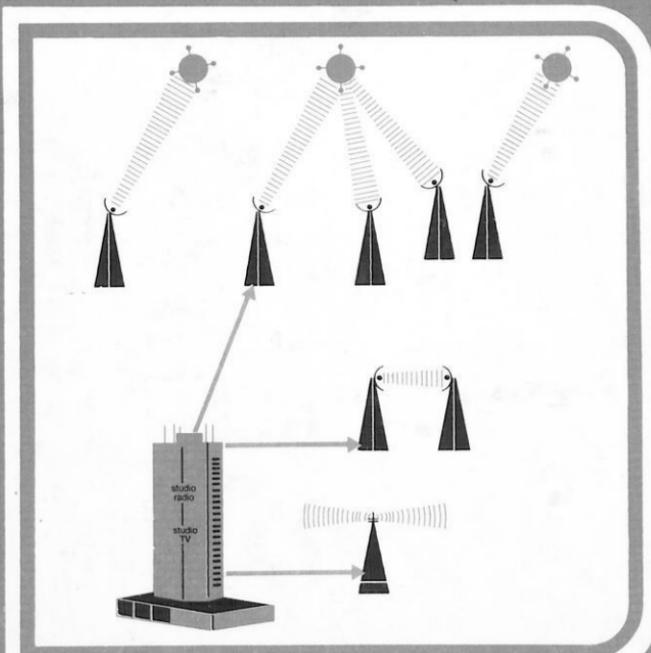


ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Χρήστου Ε. Παπακίτου
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ





1954

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνική Σχολή Αποδοτικής Εγκαίρωσης

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

‘Ο Εύγενιος Εύγενιδης, ό iδρυτης καί χορηγός τοῦ «'Ιδρυματος Εύγενιδου», πολύ νωρίς πρόβλεψε καί σχημάτισε τήν πεποίθηση δτι ἡ ἄρτια κατάρτιση τῶν τεχνικῶν μας, σὲ συνδυασμό μέ τήν ἑθνική ἀγωγή, θά ἦταν ἀνάγκαιος καί ἀποφασιστικός παράγοντας τῆς προόδου τοῦ Ἐθνους μας.

Τήν πεποίθησή του αὐτή ὁ Εύγενιδης ἐκδήλωσε μέ τή γενναιόφρονα πράξη εὔεργεσίας, νά κληροδοτήσει σεβαστὸ ποσό γιά τή σύσταση 'Ιδρυματος πού θά εἶχε σκοπό νά συμβάλλει στήν τεχνική ἑκπαίδευση τῶν νέων τῆς Ἑλλάδας.

Ἐτσι τό Φεβρουάριο τοῦ 1956 συστήθηκε τό «'Ιδρυμα Εύγενιδου», τοῦ ὅποιου τήν διοίκηση ἀνέλαβε ἡ ἀδελφή του κυρία Μαριάνθη Σίμου, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία τοῦ διαθέτη.

Ἀπό τό 1956 μέχρι σήμερα ἡ συμβολή τοῦ 'Ιδρυματος στήν τεχνική ἑκπαίδευση πραγματοποιεῖται μέ διάφορες δραστηριότητες. 'Ομως ἀπ' αύτές ἡ σημαντικότερη, πού κριθηκε ἀπό τήν ἀρχή ὡς πρώτης ἀνάγκης, εἶναι ἡ ἔκδοση βιβλίων γιά τούς μαθητής τῶν τεχνικῶν σχολῶν.

Μέχρι σήμερα ἑκδόθηκαν 150 τόμοι βιβλίων, πού ἔχουν διατεθεῖ σέ πολλά ἑκατομμύρια τεύχη, καί καλύπτουν ἀνάγκες τῶν Κατώτερων καί Μέσων Τεχνικῶν Σχολῶν τοῦ 'Υπ. Παιδείας, τῶν Σχολῶν τοῦ 'Οργανισμοῦ 'Απασχολήσεως Ἐργαπτοῦ Δυναμικοῦ (ΟΑΕΔ) καί τῶν Δημοσίου Σχολῶν 'Εμπορικοῦ Ναυτικοῦ.

Μοναδική φροντίδα τοῦ 'Ιδρυματος σ' αὐτή τήν ἑκδοτική του προσπάθεια ἦταν καί εἶναι ἡ ποιότητα τῶν βιβλίων, ἀπό ἀποψη ὅχι μόνον ἐπιστημονική, παιδαγωγική καί γλωσσική, ἀλλά καί ἀπό ἀποψη ἐμφανίσεως, ὥστε τό βιβλίο νά ἀγαπηθεῖ ἀπό τούς νέους.

Γιά τήν ἐπιστημονική καί παιδαγωγική ποιότητα τῶν βιβλίων, τά κείμενα ὑποβάλλονται σέ πολλές ἐπεξεργασίες καί βελτιώνονται πρίν ἀπό κάθε νέα ἔκδοση.

Ίδιαίτερη σημασία ἀπέδωσε τό 'Ιδρυμα ἀπό τήν ἀρχή στήν ποιότητα τῶν βιβλίων ἀπό γλωσσική ἀποψη, γιατί πιστεύει δτι καί τά τεχνικά βιβλία, ὅταν εἶναι γραμμένα σέ γλώσσα ἄρτια καί ὁμοιόμορφη ἀλλά καί κατάλληλη γιά τή στάθμη τῶν μαθητῶν, μποροῦν νά συμβάλλουν στήν γλωσσική διαπαιδαγώγηση τῶν μαθητῶν.

Ἐτσι μέ ἀπόφαση πού πάρθηκε ἥδη ἀπό τό 1956 ὅλα τά βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Τεχνίτη, δηλαδή τά βιβλία γιά τίς Κατώτερες Τεχνικές Σχολές, ὅπως ἀργότερα καί γιά τίς Σχολές τοῦ ΟΑΕΔ, εἶναι γραμμένα σέ γλώσσα δημοτική μέ βάση τήν γραμματική τοῦ Τριανταφυλλίδη, ἐνώ ὅλα τά ἀλλα βιβλία εἶναι γραμμένα στήν ἀπλή καθαρεύουσα. 'Η γλωσσική ἐπεξεργασία τῶν βιβλίων γίνεται ἀπό φιλολόγους τοῦ 'Ιδρυματος καί ἔτσι ἔχασφαλίζεται ἡ ἐνιαία σύνταξη καί ὄρολογία κάθε κατηγορίας βιβλίων.

'Η ποιότητα τοῦ χαρτοῦ, τό εἶδος τῶν τυπογραφικῶν στοιχείων, τά σωστά σχήματα καὶ ἡ καλαίσθητη σελιδοποίηση, τό ἔξωφυλλο καὶ τό μέγεθος τοῦ βιβλίου περιλαμβάνονται καὶ αὐτά στίς φροντίδες τοῦ Ἰδρύματος.

Τό Ἰδρυμα Θεώρησε ὅτι εἶναν ὑποχρέωσή του, σύμφωνα μέ τό πνεῦμα τοῦ ιδρυτή του, νά θέσει στήν διάθεση τοῦ Κράτους ὅλη αὐτή τήν πείρα του τῶν 20 ἑταῖν, ἀναλαμβάνοντας τήν ἔκδοση τῶν βιβλίων καὶ γιά τίς νέες Τεχνικές καὶ Ἐπαγγελματικές Σχολές καὶ τά νέα Τεχνικά καὶ Ἐπαγγελματικά Λύκεια, σύμφωνα μέ τά Άναλυτικά Προγράμματα τοῦ Κ.Ε.Μ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΓΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Άλεξανδρος Ι. Παππάς, Ὁμ. Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος.

Χρυσόστομος Φ. Καρουνίδης, Διπλ.-Μηχ.-'Ηλ. ΕΜΠ, Ἐπίτιμος Διοικητής ΟΤΕ, Ἀντιπρόεδρος.

Μιχαήλ Γ. Ἀγγελόπουλος, Τακτικός Καθηγητής ΕΜΠ, τ. Διοικητής ΔΕΗ.

Θεοδόσιος Παπαθεοδοσίου, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Δ/ντής Ἐφ. Προγρ. καὶ Μελετῶν Τεχν. καὶ Ἐπαγγ. Ἐκπ. Ὅπ. Παιδείας.

Ἐπιστημ. Σύμβουλος, Γ. Ρούσσος, Χημ.-Μηχ. ΕΜΠ.

Σύμβουλος ἐπί τῶν ἔκδοσεων τοῦ Ἰδρύματος **Κ. Α. Μανάφης**, Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.

Γραμματεύς, Δ. Π. Μεγαρίτης.

Διατελέσαντα μέλη ἢ σύμβουλοι τῆς Ἐπιτροπῆς

Γεώργιος Κακριδής † (1955 - 1959) Καθηγητής ΕΜΠ, Ἀγγελος Καλογερᾶς † (1957 - 1970) Καθηγητής ΕΜΠ, Δημήτριος Νιάνιας (1957 - 1965) Καθηγητής ΕΜΠ, Μιχαήλ Σπετσιέρης (1956 - 1959), Νικόλαος Βασιώτης (1960 - 1967), Θεόδωρος Κουζέλης (1968 - 1976) Μηχ.-'Ηλ. ΕΜΠ, Παναγιώτης Χατζηιωάννου (1977 - 1982) Μηχ. 'Ηλ. ΕΜΠ.



30°

φεβ

Παναχαϊκός, Χρυσός

Ι' ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΥΚΕΙΟΥ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Β' ΤΕΥΧΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ
1982

002
ΛΝΣ
ΕΤ2Β
2146

ИЗДАВАЕТ - ГЛАВНОУПРАВЛЕНИЕ

издательство

издательства

ИЗДАВАЕТ - ГЛАВНОУПРАВЛЕНИЕ
издательства - издалии

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΔΩΡΗΣΑΤΟ

Εργανήσιο Ελληνικό

1657 Έτος 1982

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τό βιβλίο αύτό άπειθύνεται στούς μαθητές καὶ στίς μαθήτριες τῆς τρίτης τάξεως τῶν Τεχνικῶν Λυκείων καὶ γι' αὐτό δέν μπορεῖ νά εἶναι λεπτομερειακό. Ἐνα μεγάλο μέρος τοῦ κειμένου, πού ἀναφέρεται στίς βασικές φυσικές ἀρχές τῆς τηλεοπτικῆς τεχνικῆς, γράφηκε μέ μικρότερα στοιχεῖα. Τό κείμενο αύτό, πού μπορεῖ νά εἶναι γνωστό ἀπό ἄλλες περιοχές τῆς ἡλεκτρονικῆς, δέν δεσμεύει τό διδάσκοντα.

Στό βιβλίο περιγράφονται, ἔκτος ἀπό τά βασικά κυκλώματα, καὶ ποικίλες ἄλλες συνδεσμολογίες βαθύιδων τοῦ δέκτη τηλεοράσεως μέ λυχνίες καὶ τρανζίστορ. Οἱ συνδεσμολογίες αὐτές παρουσιάζονται μέ τίς τιμές τῶν ἔχαρτημάτων τους ὅπως συναντῶνται στήν πράξη καὶ ἡ διδασκαλία τους δέν εἶναι εὔκολη. Ὁμως, ἡ παρουσίασή τους, ἔστω καὶ μέ μικρότερα στοιχεῖα, κρίθηκε ἀπαραίτητη γιά τήν ἔξοικείωση τῶν μαθητῶν στήν ἀναγνώριση τῶν πραγματικῶν κυκλωμάτων τῶν δεκτῶν τηλεοράσεως.

Πιστεύομε ὅτι τό βιβλίο θά εἶναι ἔνα ὠφέλιμο βοήθημα στούς μαθητές καὶ ιδιαίτερα σέ ὅσους ἀπ' αύτούς ἐπιθυμοῦν νά ἀσχοληθοῦν με ελλοντικά μέ τήν τεχνική τῆς σύγχρονης τηλεοράσεως.

'Ο συγγραφέας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

1.1 Τό φῶς καί τά χαρακτηριστικά του.

Μέ τήν τηλεόραση μποροῦμε νά βλέπομε είκονες κινητῶν καί άκινητων άντικειμένων άπό μεγάλες αποστάσεις. Γιά τήν τηλεμετάδοση μιᾶς είκόνας χρησιμοποιούμε μερικά φυσικά φαινόμενα, βασικότερα άπό τά οποῖα είναι **διαφορετικός της φωτεινών χαρακτηριστικών τῆς είκόνας σέ διαφορετικές μεταβολές**, πού γίνεται στόν πομπό τηλεοράσεως, καί **ή μετατροπή τῶν διαφορετικών αὐτῶν μεταβολῶν σέ φωτεινά χαρακτηριστικά** πού γίνεται στό δέκτη τηλεοράσεως. Πρίν δυμας άσχοληθούμε μέ τίς άρχες πραγματοποιήσεως τῶν τηλεοπτικῶν συνδέσεων, πρέπει νά πούμε λίγα λόγια γιά τό φῶς καί τά χαρακτηριστικά του.

Τό φῶς είναι διαφορομαγνητική άκτινοβολία μέ μηκος κύματος πού κυμαίνεται άπό 400 ώς 760 nm ($nm = \text{νανόμετρο}, 1 nm = 10^{-9} m$). Τό τμῆμα αύτο τοῦ φάσματος τῆς διαφορομαγνητικῆς άκτινοβολίας γίνεται άντιληπτό άπό τό άνθρωπινο μάτι πού ύψισταται κάποιο έρεθισμό.

Οι φωτεινές άκτινες καί κάθε διαφορομαγνητικό κύμα φέρουν μαζί τους κάποιο ποσό ένέργειας. Άναλογα μέ τό μηκος κύματος τῶν άκτινών αὐτῶν, ένα καί τό αύτό ποσό ένέργειας πού φέρουν μαζί τους, προκαλεῖ διαφορετικό έρεθισμό τοῦ ματιού καί δημιουργεῖ τήν έντυπωση διαφορετικῆς έντάσεως φωτός. "Ετσι, τά διάφορα τμήματα τοῦ δρατοῦ φάσματος τῆς διαφορομαγνητικῆς άκτινοβολίας έχουν διαφορετική δρατότητα. Τή μεγαλύτερη δρατότητα έχουν οι άκτινες πού βρίσκονται στήν κιτρινοπράσινη περιοχή τοῦ φάσματος καί πού άντιστοιχοῦν σέ μηκος κύματος 555 nm.

Γιά τό χαρακτηρισμό τῶν φωτεινῶν φαινομένων χρησιμοποιοῦνται ειδικά φωτεινά μεγέθη όπως ή φωτεινή ροή, ή ένταση τοῦ φωτός, ή φωτεινότητά κ.α.

1.1.1 Φωτεινή ροή.

"Όνομάζεται **φωτεινή ροή** ή ένέργεια πού μεταφέρεται άπό ένα φωτεινό κύμα στή μονάδα τοῦ χρόνου καί πού γίνεται άντιληπτή άπό τό μάτι. Δηλαδή ή ισχύς τῆς δρατής άκτινοβολίας. Ή φωτεινή ροή μετρεῖται σέ **lumen** (**λούμεν**, σύμβολο **Lm**).

1.1.2 Ένταση φωτός.

"**Ένταση φωτός** Ι μιᾶς πηγῆς είναι ή φωτεινή ροή πού άκτινοβολεῖται πρός ορίσμενη κατεύθυνση άνα μονάδα στερεάς γωνίας. "Άν στά άρια στερεάς γωνίας $\Delta\Omega$ άκτινοβολεῖται φωτεινή ροή $\Delta\Phi$, ή ένταση τοῦ φωτός θά είναι:

$$I = \frac{\Delta\Phi}{\Delta\Omega} \quad (1.1)$$

Μονάδα μετρήσεως της έντασεως του φωτός, είναι ή **candela** (ή **καντήλα**, τό **καντήλι**, τό **κηρίο** - σύμβολο **Cd**).

1.1.3 Λαμπρότητα.

Όνομάζεται **λαμπρότητα** Β φωτεινής πηγής ή ένταση του φωτός πού άκτινοβολείται από ένα τετραγωγικό μέτρο της έπιφανειάς της. Δηλαδή:

$$B = \frac{l}{S} \quad (1.2)$$

Η λαμπρότητα μετρείται σέ **nit** (**νίτ**, σύμβολο **Nt**). Η λαμπρότητα φωτεινής πηγής ισούται μέ 1 Nt, αν κάθε m^2 άπό την έπιφανειά της δίνει ένταση φωτός 1 Cd (1 Nt = 1 Cd/ $1 m^2$).

Η φωτεινή ροή, ή ένταση του φωτός καί ή λαμπρότητα χαρακτηρίζουν τίς φωτεινές πηγές (πρωτογενεῖς πηγές). Τά περισσότερα όμως άπό τά άντικείμενα πού μᾶς περιβάλλουν δέν είναι πηγές φωτός. Τά άντικείμενα αυτά έκπεμπουν φώς καί γίνονται ορατά μόνο όταν φωτίζονται από **πρωτογενεῖς πηγές** φωτός. Γι' αυτό καί όνομάζονται **δευτερογενεῖς πηγές** (έτεροφωτα σώματα). Γιά τό χαρακτηρισμό τών τελευταίων αυτών πηγών φωτός χρησιμοποιείται ή φωτεινότητα.

1.1.4 Φωτεινότητα.

Φωτεινότητα Είναι ή φωτεινή ροή πού πέφτει κάθετα στή μονάδα φωτιζόμενης έπιφανειας S. Δηλαδή:

$$E = \frac{\Phi}{S} \quad (1.3)$$

Μονάδα της φωτεινότητας είναι τό **lux** (**λούξ**, σύμβολο **Lx**, 1 Lx = 1 Lm/ $1 m^2$).

Άρκετά ούτισδες φωτεινό χαρακτηριστικό κάθε άντικειμένου, τό όποιο πρέπει κατά τό δυνατόν μέ άκριβεια νά έμφανιζεται στήν εικόνα του άντικειμένου, είναι ή άντιθεση ή τό «κοντράστ».

1.1.5 Άντιθεση.

Άντιθεση Κ είναι ό λόγος της λαμπρότητας του πιό λευκοῦ στοιχείου ένός άντικειμένου πρός τή λαμπρότητα του πιό μαύρου στοιχείου του. Δηλαδή:

$$K = \frac{B_{\max}}{B_{\min}} \quad (1.4)$$

Ο άριθμός πού έκφραζει τό κοντράστ τών πιό συνηθισμένων άντικειμένων δέν ύπερβαίνει συνήθως τό 100.


Τά μεγέθη λαμπρότητα, φωτεινότητα καί κοντράστ θά τά συναντούμε συχνά καί σέ δλη σχεδόν τήν έκταση τού βιβλίου.

1.2 Κατασκευή καί λειτουργία τού ματιού.

Γιά νά άποκτήσομε σαφή άντιληψη γύρω άπό τίς άρχες της τηλεοράσεως, είναι

άπαραίτητο νά άσχοληθούμε σύντομα μέ τήν κατασκευή, τή λειτουργία καί τίς βασικές ιδιότητες τοῦ ματιοῦ.

Μία τομή τοῦ ἀνθρώπινου ματιοῦ φαίνεται στὸ σχῆμα 1.2α. Οἱ φωτεινές ἀκτίνες διαθλῶνται πρῶτα στήν ἐπιφάνεια τοῦ κερατοειδῆ χιτώνα καί υστερα στὸν κρυσταλλοειδῆ φακό, ὁ ὥποῖος εἶναι ἀμφίκυρτος. Στή συνέχεια διέρχονται ἀπό τὸ διάφανο ύαλωδες σῶμα καί προσπίπουν στὸν ἀμφιβληστροειδῆ χιτώνα, ὃπου σχηματίζουν τό εἰδωλο τοῦ ἀντικειμένου. Ὁ ἀμφιβληστροειδῆς χιτώνας ἀποτελεῖται ἀπό πολλὰ φωτειναίσθητα στοιχεῖα ποὺ συνδέονται μέ τίς ἵνες τοῦ ὄπτικοῦ νεύρου, μέσα ἀπό τό ὅποῖο μεταφέρεται ὁ ἔρεθισμός στὸν ἑγκέφαλο.

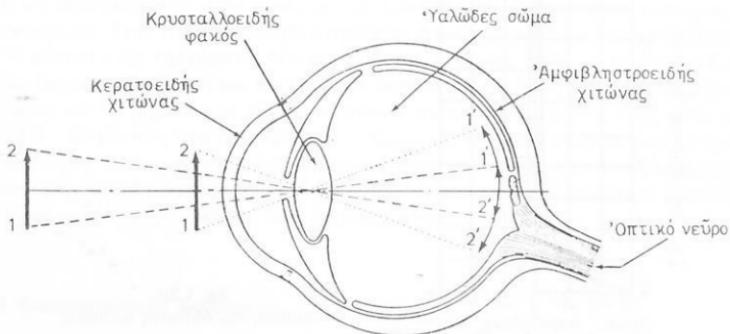

Σχ. 1.2α.
Τομή ἀνθρώπινου ματιοῦ.


Ἡ γωνία πού σχηματίζεται ἀπό τίς ἀκτίνες 1 καὶ 2 οἱ ὥποιες διέρχονται ἀπό τά ἀκραῖα σημεῖα τοῦ ἀντικειμένου καί τό κέντρο τοῦ ματιοῦ, ὄνομάζεται **γωνία δράσεως**. Ὁσο πιο κοντά στό μάτι βρίσκεται τό ἀντικείμενο, τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ γωνία δράσεως (σχ. 1.2α). Ὁσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ γωνία δράσεως τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἀμφιβληστροειδῆ στήν ὥποια προβάλλεται ἡ εἰκόνα τοῦ ἀντικειμένου καί ἐπομένως τόσο μεγαλύτερος ἀριθμός στοιχείων τοῦ ἀντικειμένου αὐτοῦ γίνεται ἀντιληπτός ἀπό τό μάτι.

Ἡ ἐλάχιστη γωνία στά δρία τῆς ὥποιας τό μάτι μπορεῖ ἀκόμη νά ξεχωρίζει δυό γειτονικά στοιχεῖα μιᾶς εικόνας, ὄνομάζεται **γωνία εὐκρινοῦς δράσεως** καί ἐκφράζεται σέ γωνιακά λεπτά. Τό μέγεθος πού εἶναι ἀντίστροφο τῆς γωνίας αὐτῆς ὄνομάζεται **διαχωριστική ίκανότητα** τοῦ ματιοῦ ἢ **ὅξυτητα δράσεως**.

Κάθε φωτειναίσθητο στοιχεῖο τοῦ κεντρικοῦ τμήματος τοῦ ἀμφιβληστροειδῆ καταλήγει σέ ιδιαίτερη ἵνα τοῦ ὄπτικοῦ νεύρου, ἐνῶ μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τό κέντρο τοῦ ἀμφιβληστροειδῆ κάθε ἵνα τοῦ ὄπτικοῦ νεύρου συνδέεται μέ μεγαλύτερο ἀριθμό φωτειναίσθητων στοιχείων. Γί' αὐτὸ ὅσο αύξανεται ἡ γωνία ἀποκλίσεως τῶν φωτεινῶν ἀκτίνων ἀπό τό κέντρο τοῦ ἀμφιβληστροειδῆ τόσο ἡ ὅξυτητα δράσεως ἐλαττώνεται. Στὸ σχῆμα 1.2β φαίνεται ἡ καμπύλη τῆς ὅξυτητας δράσεως πού ἐκφράζεται σέ σχετικές μονάδες. Ἀπό τήν καμπύλη αὐτή προκύπτει ὅτι ἡ διλική γωνία δράσεως τοῦ ματιοῦ εἶναι μόνο 10° - 15° (13° περίπου κατά τήν ορίζοντα

κατεύθυνση και 11° κατά τήν κατακόρυφη). Έξω από τά όρια τής γωνίας αυτής ή όξυτητα όράσεως πέφτει άποτομα.

Η όξυτητα όράσεως έχαρταται άκομη από τή λαμπρότητα ή τή φωτεινότητα και από τό κοντράστ τής έξεταζόμενης εικόνας. Μέ αύξηση τής λαμπρότητας και τοῦ κοντράστ ή όξυτητα όράσεως μεγαλώνει. Μέ λαμπρότητα π.χ. 60 Nt (λαμπρότητα κανονικής κινηματογραφικής όθόνης) καί γιά μέγιστο κοντράστ εικόνας, ή όξυτητα όράσεως ίσουται περίπου μέ 1, πράγμα πού άντιστοιχεῖ σέ γωνία εύκρινούς όράσεως $1/1 = 1$ γωνιακό λεπτό ή $0,0166^\circ$.

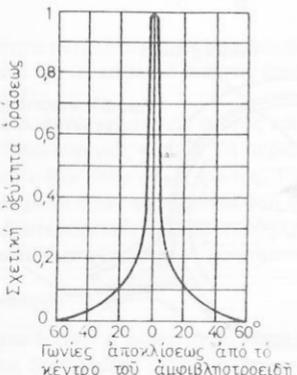

Σχ. 1.2β.
Καμπύλη τής όξυτητας όράσεως.

Έπομένως, ἂν ή παρατήρηση τής εικόνας γίνεται μέ ακίνητο μάτι, δέν μποροῦμε νά διακρίνομε περισσότερα από $13^\circ/0,0166^\circ = 800$ σημεῖα, κατά τήν όριζόντια

καί: $11^\circ/0,0166^\circ = 650$ σημεῖα, κατά τήν κατακόρυφη κατεύθυνση.

Αύτό σημαίνει ότι όποιαδήποτε είκόνα μπορεῖ νά σχηματισθεῖ από περιορισμένο άριθμό σημείων μέ διαφορετική φωτεινότητα. "Ολες π.χ. οι φωτογραφίες πού αποτυπώνονται στίς τυπογραφικές έκδόσεις, άποτελούνται από ξεχωριστά σημεῖα.

Η δυνατότητα δημιουργίας εικόνας από ιδιαίτερα σημεῖα ή καλύτερα «στοιχεῖα» χρησιμοποιείται γιά τή μεταβίβαση τόσο ακινήτων εικόνων (φωτοτηλεγραφία) όσο καί κινητῶν (τηλεόραση).

1.3 Τό μεταίσθημα.

Τό μάτι μας δέν άντιλαμβάνεται άμέσως τά φωτεινά έρεθίσματα καί ούτε χάνει άμέσως τίς φωτεινές έντυπωσεις ύστερα από τήν παύση τών έρεθισμάτων. Η διατήρηση στό μάτι μας τοῦ φωτεινοῦ αισθήματος μετά τή διακοπή τοῦ έρεθίσματος πού τό δημιούργησε, όνομάζεται **μεταίσθημα** ή καί άδράνεια τοῦ ματιού. Ο χρόνος πού τό μάτι διατηρεῖ φωτεινό αισθήμα ύστερα από τή διακοπή τοῦ έρεθίσματος, είναι περίπου 0,1 sec καί όνομάζεται **χρόνος μεταίσθηματος**.

Λόγω τοῦ φαινομένου τοῦ μεταίσθηματος τό μάτι δέν μπορεῖ νά παρακολουθήσει τίς άρκετά γρήγορες περιοδικές μεταβολές τής φωτεινότητας ένός άντικειμένου.

vou' ἀντιλαμβάνεται μόνο τή μέση τιμή τῆς φωτεινότητάς του.

"Αν οι μεταβολές τῆς φωτεινότητας τοῦ ἀντικειμένου δέν εἶναι ἀρκετά γρήγορες, τό μάτι βλέπει τήν εἰκόνα του νά τρεμοσβήνει. "Η συχνότητα τῆς περιοδικῆς μεταβολῆς τῆς φωτεινότητας η τῆς λαμπρότητας ἐνός ἀντικειμένου μέ τίν όποια ἐξαφανίζονται τά τρεμοσβήσιμα πού ἐρεθίζουν τό μάτι καὶ ἀρχίζει νά γίνεται ἀντιληπτή μόνον ἡ μέση τιμή τῆς φωτεινότητας τοῦ ἀντικειμένου, ὄνομάζεται **κρίσιμη συχνότητα τρεμοσβησίματος**. "Η κρίσιμη συχνότητα τρεμοσβησίματος μεγαλώνει ὅταν ἡ φωτεινότητα ἡ λαμπρότητα τοῦ ἀντικειμένου αὔξανεται.

"Αν οι ζεχωριστές εἰκόνες ἐνός κινούμενου ἀντικειμένου διαδέχονται ἀρκετά γρήγορα ἡ μία τήν ἄλλη, τότε λόγω τοῦ **μετασθήματος** οι εἰκόνες ἐνώνυνται δλες μαζί καὶ δημιουργεῖται στόν παραπρητή ἡ ἐντύπωση τῆς συνεχοῦς κινήσεως τοῦ ἀντικειμένου. Στήν πιό πάνω ἀρχή στηρίζεται ἡ κινηματογραφία καὶ ἡ τηλεόραση.

"Η εἰκόνα στήν τηλεόραση δέν μεταδίδεται συνεχῶς, ἀλλά μέ τή μορφή διαδοχικῶν ζεχωριστῶν ἀκίνήτων εἰκόνων. "Η συχνότητα διαδοχῆς τῶν εἰκόνων πού ἀπαιτεῖται γιά τή δημιουργία τῆς ἐντύπωσεως συνεχοῦς κινήσεώς τους, εἶναι περίπου 10 - 15 εἰκόνες στό δευτερόλεπτο. "Ομως γιά τήν τέλεια ἔξαλεψη τῶν τρεμοσβησιμάτων, ἡ συχνότητα αὐτή πρέπει νά εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τήν κρίσιμη συχνότητα τρεμοσβησίματος. "Η κρίσιμη αὐτή συχνότητα, μέ λαμπρότητα εἰκόνας 60 Nt εἶναι περίπου 40 εἰκόνες στό δευτερόλεπτο.


1.4 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

Στή σύγχρονη τηλεοπτική τεχνική ὁ μετασχηματισμός τῶν ὀπτικῶν εἰκόνων σέ ἡλεκτρικά σήματα γίνεται μέ πολύπλοκες ἡλεκτρονικές λυχνίες πού ὄνομάζονται συνήθως **εἰκονολήπτες**. Ἐκτός ἀπό τούς εἰκονολήπτες συναντῶνται τηλεοπτικά συστήματα στά όποια γιά τή μετατροπή τῆς φωτεινῆς ἐνέργειας σέ ἡλεκτρική, χρησιμοποιούνται συνηθισμένα φωτοκύτταρα καὶ φωτοηλεκτρονικοί πολλαπλασιαστές ἡ ἀπλῶς φωτοπολλαπλασιαστές. "Η λειτουργία τῶν φωτοκυττάρων, τῶν φωτοπολλαπλασιαστῶν καὶ τῶν εἰκονοληπτῶν στηρίζεται στό **φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ἡ φωτοφαινόμενο**.

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ὄνομάζεται ἡ ἀπελευθέρωση ἡλεκτρονίων ἀπό κάποιο κατάλληλο σῶμα ὅταν ἐπάνω του προστίπτει φῶς. "Υπάρχουν δύο ειδῶν φωτοφαινόμενα, τό **ἐξωτερικό** ἡ **φωτοεκπομπή** καὶ τό **ἐσωτερικό** ἡ **φωτοαγωγυμότητα**. Στήν πρώτη περίπτωση μέ τήν πρόσπτωση φωτός ἐπάνω στό σῶμα ἀπελευθερώνονται ἡλεκτρόνια τά όποια ἐγκαταλείπουν τό σῶμα καὶ καταλαμβάνουν τόν ἐξωτερικό γύρω χῶρο. Στή δεύτερη περίπτωση τά ἀπελευθερούμενα ἡλεκτρόνια παραμένουν μέσα στό σῶμα μέ ἀποτέλεσμα νά μεγαλώνει ἡ ἡλεκτρική του ἀγωγή μότητα.

"Η πιό ἀπλή φωτοηλεκτρική διάταξη πού στηρίζεται στό ἐξωτερικό φωτοφαινόμενο, ὄνομάζεται **φωτοκύττατο** (σχ. 1.4a).

Τό **φωτοκύτταρο** ἀποτελεῖται ἀπό δύο ἡλεκτρόδια, τή **φωτοκάθοδο** καὶ τήν **ἀνοδό**, τοποθετημένες μέσα σέ γυάλινο περίβλημα μέ ύψηλο κενό ἡ καὶ μέ ἀέριο. "Η ἐπιφάνεια τῆς φωτοκαθόδου ύποβάλλεται σέ εἰδική ἐπεξεργασία γιά νά διευκολύνεται ἡ ἔξοδος ἡλεκτρονίων στό χῶρο. Περισσότερο εὑχρηστες εἶναι οι φωτοκάθοδοι ἀπό μέταλλο (συνήθως ἀπό ἄργυρο), μέ ἡμιαγωγό στρῶμα ἀπό δέειδο τοῦ

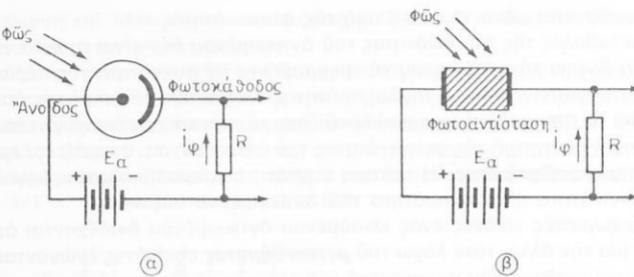

Σχ. 1.4.

άργυρους ή όξειδιο τοῦ καισίου καὶ οἱ φωτοκάθοδοι ήμιαγωγοῦ στρώματος ἀπό μίγμα ἀντιμονίου καὶ καισίου.

"Η λειτουργία τού φωτοκύπταρου είναι ίδια μέ έκεινή της διόδου λυχνίας. Μέ την πρόσπιτωση φωτός έπάνω στή φωτοκάθιδο, έκπεμπονται ήλεκτρόνια στό γύρω χώρο. Τά ήλεκτρόνια αύτά συλλέγονται από τήν άνοδο ποι' φέρει θετικό δυναμικό ώς πρός τή φωτοκάθιδο, και σχηματίζουν τό ρεύμα $I_φ$. Ή ένταση τού ρεύματος $I_φ$ μεγαλώνει μέ αύξηση τής προσπίπουσας φωτεινής ροής.

‘Η ἀπλούστερη φωτοηλεκτρική διάταξη πού στηρίζεται στό ἑσωτερικό φωτοφαινόμενο, ὄνομάζεται **φωτοαντίσταση** (σχ. 1.4β).’ Ή φωτοαντίσταση εἶναι εἰδικά ἐπεξεργασμένη ςλη πού περιέχεται μεταξύ δύο ἡλεκτρόδιων. ‘Η ςλη αὐτή μπορεῖ νά εἶναι σελήνιο, τελούριο, θεοί η ςλη ἀπό τήν όμάδα τών ήμιαγωγῶν. Οι ςλες αὐτές πρακτικῶς δέν εἶναι ἀγώγιμες στό σκοτάδι, ἐνῶ ἀπόκτουν σημαντική ἀγώγιμότητα ςπό τήν ἐνέργεια του φωτός. Τά ἀπελευθερούμενα ἡλεκτρόνια στή φωτοαντίσταση κυκλοφοροῦν στό ἑσωτερικό κύκλωμα μέ τή βοήθεια τής τάσεως V και σχηματίζουν τό ρεύμα I_F .’ Ή ἔνταση τού ρεύματος αὐτοῦ εἶναι περίπου ἀνάλογη μέ τήν ἔνταση τού προσπίπτοντος φωτός.

Οι έπιδόσεις των φωτοκυττάρων και των φωτοαντιστάσεων έκτιμούνται:

— „Από τις χαρακτηριστικές καμπύλες που παρέχουν τό ρεύμα I_F σε συνάρτηση με την έφαρμοζόμενη τάση V για σταθερή φωτεινή ροή Φ .

— 'Από τις φωτεινές χαρακτηριστικές που παρέχουν τήν έξαρτηση τού ρεύματος Ι_φ από τήν φωτεινή ροή φ γιά σταθερή τάση V και

— από τις φασματικές χαρακτηριστικές πού δίνουν τήν έξαρτηση τών σχετικών μεταβολών του ρεύματος I_{Φ} από το μήκος κύματος λ (άπο τα διάφορα χρώματα) τής προσπίπουσας φωτεινής ροής.

Τέλος, βασικό χαρακτηριστικό τῶν φωτοηλεκτρικῶν διατάξεων είναι ή **εύασθησία**. Ὄνομαζούμε εύασθησίαν μᾶλις πειρίδου στη φωτοαντιστάσεως τό λόγο του ρεύματος I_f (σε μA) πρός τήν ποσοποίησίαν πάνω σ' αυτήν φωτεινή ροή Φ (σε Lm), δηλαδή:

$$\epsilon = -\frac{I_\phi}{\Phi} \text{ (}\mu\text{A/Lm)} \quad (1.5)$$

· Ή εύαισθησία των φωτοκαθόδων (ή φωτοαντιστάσεων) έχαρταται από τό ύλικο κατασκευής τους και είναι διαφορετική για τά διάφορα μήκη κύματος φωτός (διάφορα χρώματα).


1.5 Ένίσχυση φωτορεύματος.

Στούς είκονοληπτές και στά φωτοκύτταρα δημιουργούνται κατά κανόνα πολύ μικρά ρεύματα σήματος τά όποια υστερά πρέπει νά ύποβληθοῦν σέ μεγάλη ένίσχυση. Ή ένίσχυση αύτή πραγματοποιείται μερικές φορές μέσα στόν ίδιο τόν είκονοληπτή ή στό φωτοκύτταρο μέ τή βοήθεια ειδικής διατάξεως. Η διάταξη αύτή όνομάζεται **φωτοηλεκτρονικός πολλαπλασιαστής** ή απλώς **φωτοπολλαπλασιαστής**.

Η λειτουργία τοῦ φωτοπολλαπλασιαστῆ στηρίζεται στό φαινόμενο τῆς δευτερογενούς έκπομπῆς ήλεκτρονίων. Δηλαδή στήν έκπομπή ήλεκτρονίων άπό ἔνα μεταλλικό σώμα πού σημειώνεται όταν αύτό βομβαρδίζεται από ἄλλα ήλεκτρόνια τά όποια όνομάζονται **πρωτογενή**. Τά έκπεμπόμενα μέ αὐτόν τόν τρόπο ήλεκτρόνια όνομάζονται **δευτερογενή**. "Οσο μεγαλύτερη είναι ή ταχύτητα τῶν πρωτογενῶν ήλεκτρονίων τόσο περισσότερα (μέχρι ἔνα δριο) θά είναι τά δευτερογενή ήλεκτρόνια. Ό λόγος τοῦ ρεύματος τῶν δευτερογενῶν ήλεκτρονίων I_2 πρός τό ρεύμα τῶν πρωτογενῶν ήλεκτρονίων I_1 στή μονάδα τοῦ χρόνου όνομάζεται **συντελεστής δευτερογενούς έκπομπῆς** καί είναι:

$$\sigma = \frac{I_2}{I_1} \quad (1.6)$$

Η σύνθεση ἐνός φωτοπολλαπλασιαστῆ φάίνεται στό σχῆμα 1.5. Άποτελεῖται ἀπό ἔναν ἀριθμό ήλεκτροδίων πού όνομάζονται **δύνοδοι** ή **έκπομποι** καί πού προορίζονται γιά τήν έκπομπή δευτερογενῶν ήλεκτρονίων σέ ποσότητα μεγαλύτερη ἀπό ἑκείνη τῶν πρωτογενῶν ($\sigma > 1$). Κάθε έπομενη δύνοδος ἔχει ψηλότερο δυναμικό ἀπό τήν προηγούμενη.

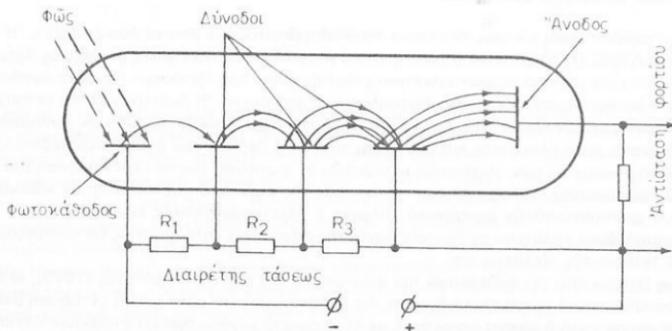

Σχ. 1.5.
Φωτοηλεκτρονικός πολλαπλασιαστής.

Τά φωτοηλεκτρόνια πού σχηματίζουν τό πρός ένίσχυση ρεῦμα, προσπίπτουν (κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τοῦ ἐπιταχυντικοῦ ήλεκτρικοῦ πεδίου) στήν πρώτη δύνοδο ἀπό τήν όποια ἔξερχονται δευτερογενή ήλεκτρόνια σέ σημαντικό ἀριθμό. Τά τελευταῖα, κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση ἀνάλογου ἐπιταχυντικοῦ πεδίου προσπίπτουν στή δεύτερη δύνοδο ἀπό όπου ἔξερχεται ἔνας ἀκόμη μεγαλύτερος ἀριθμός δευτερογε-

νών ήλεκτρονίων κ.ο.κ. Τελικά, τό ένισχυμένο ήλεκτρονικό ρεύμα συλλέγεται από τήν άνοδο τοῦ φωτοπολλαπλασιαστῆ καί διέρχεται από τήν άντίσταση φορτίου R.

Η μορφή τῶν δυνόδων καὶ ἡ ἀμοιβαία τοποθέτησή τους ἐκλέγεται ἵστοι, ώστε ὅλα τὰ ήλεκτρόνια κάθε προηγούμενης δυνόδου νά προσπίπουν στήν έπιφάνεια τῆς ἐπόμενης. Οι ἐπιφάνειες τῶν δυνόδων ὑποβάλλονται σέ ειδική ἐπεξεργασία γιά την αὐξηση τῆς δευτερογενοῦς ἐκπομπῆς. Μεταξύ κάθε ζεύγους γειτονικῶν δυνόδων ἔφαρμόζεται ἐπιταχυντική τάση πού κυμαίνεται από 100 - 200 V.

Ο βαθμός ένισχύσεως τοῦ φωτοπολλαπλασιαστῆ εἶναι:

$$A = \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3 \dots \sigma_n , \quad (1.7)$$

ὅπου: σ ὁ συντελεστής δευτερογενοῦς ἐκπομπῆς κάθε δυνόδου καὶ n ὁ ἀριθμός τῶν δυνόδων.

Άν ό συντελεστής δευτερογενοῦς ἐκπομπῆς ὅλων τῶν δυνόδων εἶναι ίδιος, θά ἔχομε:

$$A = \sigma^n \quad (1.8)$$

Ο φωτοπολλαπλασιαστής μπορεῖ νά δώσει πολύ μεγάλη ένίσχυση. Π.χ., ἂν εἴ-
ναι $\sigma = 5$ καὶ $n = 10$, ἔχομε $A = 5^{10} \approx 10^7$. Πρακτικά ένας φωτοπολλαπλασιαστής δέν δίνει μεγαλύτερο βαθμό ένισχύσεως από 10^7 .

Ο τρόπος αὐτός ένισχύσεως ἀσθενῶν ρευμάτων εἶναι ό πιο ἐνδεδειγμένος για-
τί κατά τήν ένίσχυση δέν εἰσάγονται θόρυβοι στό σῆμα, ὅπως συμβαίνει μέ τίς ή-
λεκτρονικές λυχνίες καί τά τρανζίστορ.

1.6 Τά πρώτα τηλεοπτικά συστήματα.


Γιά τή μεταβίβαση μιᾶς εἰκόνας σέ κάποια ἀπόσταση ἀπαιτούνται βασικά δύο διατάξεις. Ή πρώτη διάταξη μετασχηματίζει τά φωτεινά χαρακτηριστικά τῆς εἰκόνας σέ ηλεκτρικές μεταβολές. Τέτοια διά-
ταξη μπορεῖ νά είναι μία από τίς φωτολεκτρικές διατάξεις πού ήδη ἔχετάσσει τή κάποια συνθετότερη τῆς όποιας ἡ λειτουργία στρίβεται στο φωτολεκτρικό φαινόμενο. Ή δεύτερη διάταξη μετασχηματίζει τής ήλεκτρικές μεταβολές σέ φως. Στά πρώτα πειράματα τηλεοπτικών συνδέσεων χρησιμοποιήθηκαν γιά τό σκοπό αὐτό ήλεκτρικές λυχνίες πυρακτώσεως ἡ ἀερίου, πού έχουν μικρότερη ἀδράνεια. Σήμερα γιά τή μετατροπή τῶν ήλεκτρικών μεταβολῶν σέ φωτεινές, γίνεται ἔκμετάλλευση τοῦ φαινο-
μένου τοῦ «φθορισμοῦ». Τέλος, ώς μέσο μεταφορᾶς τῆς εἰκόνας από ἔναν τόπο σέ κάποιον ἄλλο μπορούν νά χρησιμοποιθούν μοδισκονικά καλώδια ἡ ήλεκτρομαγνητικές κυμάνσεις.

Γιά τά καταλάβομε καλύτερα τίς βασικές ἀρχές τῆς σύγχρονης τηλεοράσεως θά ἀντρέξομε σύν-
τομα στήν ιστορία τῆς ἔξελίξεώς της.

Άμεσως ςυστέρα από τήν άνακαλυψη τοῦ φαινομένου τῆς φωτοαγωγμότητας (1873), οἱ ἐποτή-
μονες προσπάθησαν νά μημπούν τό δργανό τήρη ὥρασες μας (τό μάτι) γιά τή μετάδοση μιᾶς εἰκό-
νας. Γιά τό σκοπό αὐτό ή εἰκόνα διαιρέθηκε σέ ἔναν ἀρκετά μεγάλο ἀριθμό στοιχείων, ἀντίστοιχων
μέ τά φωτειασθήτα στοιχεία τοῦ ἀμφιβλητορειδή χιτώνας τοῦ ματιού. Γιά τή μετατροπή τῆς φω-
τεινότητας κάθε στοιχείου τῆς εἰκόνας σέ ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιήθηκε ἀνεξάρτητη φωτοαντί-
σταση καὶ γιά τήν ἀναπαραγώγη τῆς φωτεινότητας κάθε στοιχείου στή λημνή, ἀνεξάρτητη λυχνία φω-
τισμοῦ. Ή σύνδεση τῶν φωτοαντιστάσεων μέ τίς λυχνίες ἔγινε μέ διδιάτερους ἀγωγούς πού ἀντί-
στοιχούν μέ τίς ίνες τοῦ ὅπικοῦ νεύρου, δηλαδή φαίνεται στό σχήμα 1.6. Στό σύστημα αὐτό τηλεο-
ράσεως διαφαίνεται ἡ πρόθεση νά χρησιμοποιηθεῖ ἡ ἀνεπαρκής διαχωριστική ίκανότητα τοῦ ματιού.
Τό είδος αὐτό τῆς συσκευῆς πρακτικά δέν πέτυχε λόγω τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν φωτοαντιστά-
σεων, τῶν λυχνίων φωτισμοῦ καί κυρίως τῶν συνδετικῶν ἀγωγῶν.

Τό ἐπόμενο σημαντικό βήμα στήν ἔξελιξη τῆς τηλεοράσεως ἔγινε τό 1879. Μέ σκοπό τήν ἀντικα-


Γραμμές Ζεύξεως

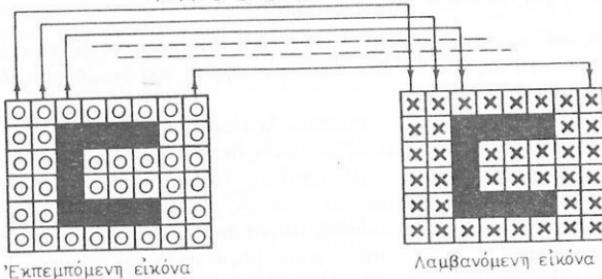

Σχ. 1.6α.

· Ή διαίρεση τῆς εἰκόνας σέ στοιχεῖα καὶ ἡ μεταφορά τῶν στοιχείων μὲν ξεχωριστές γραμμές ζεύξεως.

Ἄγωνός ζεύξεως

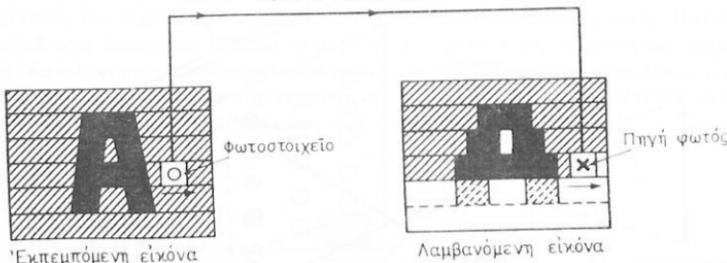

$\Sigma x. 1.6\beta.$

· Ή σάωσαν τὰς εικόνας καὶ ἡ διαδοχική μεταφορά τῶν στοιχείων της μὲν ἔναν ἄγαγό ζεῦξεως.

τάσταση τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν φωτοαντιτάσεων, τῶν συνδετικῶν ἀγώγων καὶ τῶν λυχνιῶν φωτισμοῦ, προτάθηκε ἡ χρησιμοποίηση τῆς **σαρψέως** τῆς εἰκόνας (σχ. 1.6β). Σύμφωνα μὲ τὴν πρόταση αὐτῆς, ἔνα φωτευασθότο στοιχεῖο ὀλισθαίνει ἐπάνω στὴν εἰκόνα καὶ διαδοχικά, στημένο πρὸς σημεῖο καὶ γραμμῇ πρὸς γραμμὴν μεταβιβάζει μὲ ἐναντι συνδετικὸν ἀγώγο σήματα γιὰ τὴ φωτεύντα στῶν στοιχείων τῆς σε μία πηγὴ φωτὸς.³ Η τελευταὶ ἑκτέλει ταυτόχρονα ἀκριβῶς τὴν ἴδια κίνηση ἐπάνω στὴν πλάκα λήψεως τῆς εἰκόνας πού ἐκτελεῖ καὶ τὸ φωτοστοιχεῖο.

“Η ταυτόχρονη κίνηση τοῦ φωτοστοιχείου στή διάταξη ἐκπομπῆς τῆς εἰκόνας καὶ τῆς πηγῆς φωτός στή διάταξη ληφθεώς, ὀνόμαζέται στή πλέοντα **συγχρονιός**. Γιά νά δημιουργήθει στόν παραπ-
ρητή ή μορφή τῆς εἰκόνας, πρέπει ή μεταφορά τῆς φωτεινότητάς τῶν διάτερων στοιχείων της νά γί-
νεται ἀκότετη νούντρα, ἀφοῦ βεβαίως ληφθεῖ ὑπόψη καὶ η ἀδράνεια τοῦ ματιοῦ.

Οι ίδες διαρέσεως της εικόνας σέ περιορισμένο άριθμό στοιχείων και της διαδοχικής σπάσιμες (διεργανθέως) τους απότελούν τη βάση της συγχρόνης τηλεοπτικής τεχνικής. "Ολες οι έπομπες άνυπαλύψεις στην πρεμιέρα της τηλεοράσεως είχαν σχέση με τή συγκρότηση και τελεοποίηση τών τεχνικών μέσων πού ήταν απαραίτητα για την πραγματοποίηση αύτων τών ιδέων.


“Η άρχιτης διαδοχικής έκπομπής στοιχείων έφαρμόθηκε για πρώτη φορά το 1884 από τον Νίππο και με έναν περιτροφέμονο δισύνοικο μηχανικό ουστόμα τηλεοράσεως. Το ουστόμα Νίπκο τό δύοποδο έδω θα περιγράψουμε, δεν μπορούσε να αποδούσε τις λεπτομέρειες μιας εικόνας.

Γιά τη λήψη είκονάς με γέλα οσφύνεια πρέπει κάθε ιδιαίτερο στοιχείο της νά έχει άρκετά μικρές διαστάσεις και δηλ. η είκόνα νά διαμορφωθεί σέ έκαποντάδες χιλιάδες στοιχεία. Αύτο μπορεί νά πραγματοποιηθεί μόνο μέ ηλεκτρονικές διατάξεις.

1.7 Βασικές άρχες ήλεκτρονικής τηλεοράσεως.

Η δημιουργία του σύγχρονου ήλεκτρονικού συστήματος τηλεοράσεως οφείλεται στην άνακαλύψη της πρώτης λυχνίας είκονοληψίας που ονομάζεται **είκονοσκόπιο**.

Τό είκονοσκόπιο, τό όποιο θά έξετάσουμε λεπτομερώς άργότερα, είναι μία ήλεκτρονική συσκευή που μετατρέπει τίς φωτεινές άκτινες σέ ήλεκτρικά ρεύματα και βρίσκεται στό στούντιο (studio) τηλεοράσεως. Τό σύστημα αύτό φαίνεται στό σχήμα 1.7a. Βασικά συντίθεται από δύο διατάξεις: μία **φωτοευπαθή πλάκα** και ένα **ήλεκτρονικό πυροβόλο**. Η φωτοευπαθής πλάκα αποτελείται από ένα φύλλο μίκας της οποίας ή μία ὄψη καλύπτεται από στρώμα μικρών κόκκων άργυρου (μωσαϊκό) μονωμένων μεταξύ τους. Ή αλλη οψη της μίκας καλύπτεται από άγιγμο οπλισμό που ονομάζεται συνήθως **άνοδος σήματος**. Στήν ανοδο σήματος συνδέεται ή αντίσταση φορτίου.

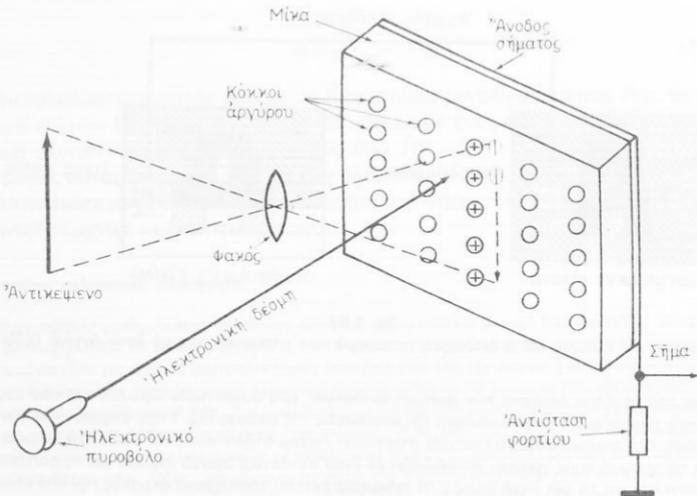


Σχ. 1.7a.
Σχηματική διάταξη είκονοσκοπίου.

Κάθε φωτοευπαθής κόκκος τοῦ μωσαϊκοῦ σχηματίζει μέ τήν ανοδο σήματος κάποιο στοιχειώδη πυκνωτή.

Οι φωτεινές άκτινες πού έκπεμπονται από τό άντικειμένο, έστιάζουν μέ τή βοήθεια ένός φακοῦ καὶ προσπίπουν έπάνω στό μωσαϊκό. Τότε από τούς φωτοευπαθεῖς κόκκους έκπεμπονται φωτολεκτρόνια καὶ οἱ τελευταῖοι φορτίζονται, όπότε μεταξύ κάθε κόκκου καὶ τῆς ανόδου σήματος, δηλαδή στά ἄκρα κάθε στοιχειώδους πυκνωτῆς, έμφανίζεται τάση άναλογη μέ τή φωτεινότητα τῶν ξεχωριστῶν στοιχείων τοῦ άντικειμένου. "Ετοι, στήν έπιφάνεια τοῦ μωσαϊκοῦ «άποτυπώνεται» ἡ είκόνα τοῦ άντικειμένου μέ τή μορφή ήλεκτρικῶν φορτίων πυκνωτῶν.

Στή συνέχεια προκύπτει τό πρόβλημα τής μετατροπής τής άποτυπωμένης είκόνας σέ ήλεκτρικό ρεύμα. Γιά τό σκοπό αύτό χρησιμοποιείται τό **ήλεκτρονικό πυροβόλο**. Αύτό είναι μία διάταξη που παράγει μία λεπτή δέσμη ήλεκτρονίων. Ή ήλεκτρονική δέσμη μέ τή βοήθεια ένός συστήματος άποκλίσεως, μπορεῖ νά κινεῖται στό μωσαϊκό από τήν πάνω άριστερή άκρη τής έπιφανείας του πρός τά δεξιά και κάτω ώς τήν κάτω δεξιά άκρη της. Ή κίνηση τής ήλεκτρονικής δέσμης είναι άκριβώς ίδια μέ τήν κίνηση τών ματιών μας κατά τήν άνάγνωση μιᾶς σελίδας βιβλίου και όνομάζεται, όπως είπαμε, **σάρωση**. Ή σάρωση τών κόκκων τοῦ μωσαϊκοῦ προκαλεῖ τήν έκφροτηση τών στοιχειωδῶν πυκνωτῶν και από τήν άντισταση φορτίου κυκλοφορεῖ μεταβάλλομενο ρεύμα, άνάλογο μέ τή φωτεινότητα κάθε στοιχείου τής είκόνας. Τό ρεύμα αύτό δημιουργεῖ μία τάση στά άκρα τής άντιστάσεως φορτίου που άποτελεῖ τό **σήμα είκόνας**. Τό σήμα είκόνας ένισχύεται κατάλληλα και άφοι διαμορφώσει έναν πομπό, άκτινοβολεῖται στό γύρω χώρο μέ τή μορφή ήλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων.

Τά ήλεκτρομαγνητικά κύματα που δημιουργούνται από τήν κεραία τοῦ πομποῦ, συναντοῦν τήν κεραία τοῦ δέκτη και έπαγουν σ' αύτήν μία μικρή τάση. Ή τάση όδηγεται στό δέκτη και υπερέπει στόν **καθοδικό σωλήνα** (σχ. 1.7β). Ό καθοδικός σωλήνας είναι ή διάταξη που μετατρέπει τό σήμα είκόνας σέ φωτεινές άκτινες, δηλαδή που έκτελει μία λειτουργία άντιθετη από έκείνη τοῦ είκονοσκοπίου.

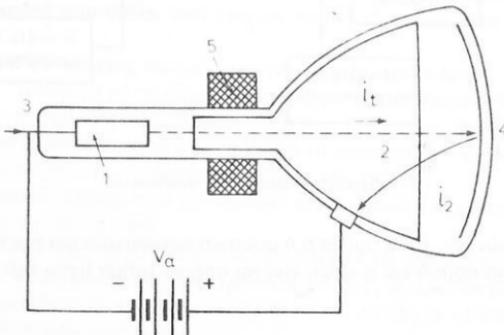


Σχ. 1.7β.
Η λυχνία είκόνας.

Ό σωλήνας λήψεως άποτελεῖται έπιστης από ένα ήλεκτρονικό πυροβόλο (1) τό οποιο δημιουργεῖ τή λεπτή δέσμη ήλεκτρονίων (2). Ό αριθμός τών ήλεκτρονίων που μεταφέρει ή δέσμη (τό ρεύμα τής δέσμης) μεταβάλλεται μέ τή βοήθεια τής τάσεως (3) που φθάνει από τό δέκτη. Όμως ή τάση αύτή μεταβάλλεται άνάλογα μέ τή φωτεινότητα κάθε στοιχείου τής είκόνας που μεταφέρει και έπομένως κατά τόν ίδιο ρυθμό μεταβάλλεται και ή ποσότητα τών ήλεκτρονίων τής δέσμης. Ή δέσμη κινεῖται κατά μήκος τοῦ σωλήνα και προσπίπτει στήν **όθόνη** (4). Ή θόδην καλύπτεται έσωτερικά από στρώμα υλικού που φθορίζει και στή θέση προσπιώσεως τής δέσμης σχηματίζεται ένα φωτεινό στίγμα. Ή φωτεινότητα τοῦ στίγματος είναι άνάλογη μέ τήν ποσότητα τών ήλεκτρονίων τής δέσμης.

Γιά νά σχηματισθεῖ ή είκόνα στήν όθόνη πρέπει ή ήλεκτρονική δέσμη, έπομένως καί τό φωτεινό στύγμα, νά μετακινεῖται στήν έπιφανεία της όπως άκριβώς μετακινεῖται ή δέσμη τού είκονοσκοπίου έπάνω στήν έπιφάνεια τού μωσαϊκού. Αύτό γίνεται μέ τή βοήθεια τού συστήματος άποκλίσεως (5) τής δέσμης.

Οι κινήσεις πού έκτελοῦν οι δύο δέσμες (είκονοσκοπίου καί καθοδικού σωλήνα) πρέπει νά είναι σύγχρονες. Γιά τήν έπιτυχία τού συγχρονισμοῦ τών κινήσεων, τά συστήματα άποκλίσεως τροφοδοτοῦνται άπό ειδικές πηγές πού όνομάζονται «γεννήτριες σαρώσεως». Οι τάσεις πού παράγουν οι γεννήτριες σαρώσεως στόν πομπό καί στό δέκτη είναι τής ίδιας άκριβώς μορφής καί έξελισσονται ταυτόχρονα (συγχρονισμός). Ό συγχρονισμός τών γεννήτριων σαρώσεως έλεγχεται μέ τή βοήθεια ειδικών παλμών συγχρονισμοῦ. Τό διάγραμμα μιᾶς τηλεοπτικής συνδέσεως φαίνεται στό σχήμα 1.7γ.

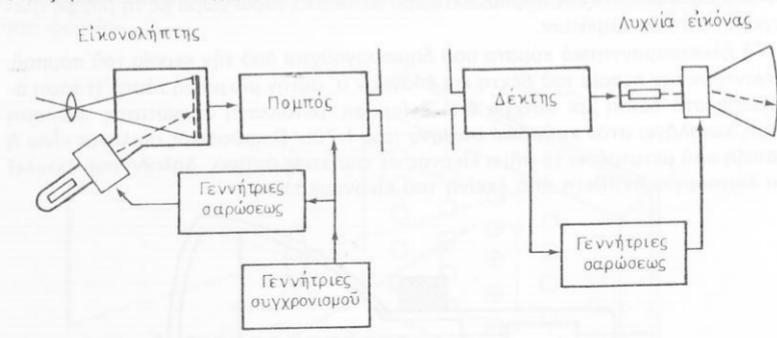

Σχ. 1.7γ.
Διάγραμμα τηλεοπτικής συνδέσεως.

Τέλος σημειώνομε, οτι ή όμιλία ή ή μουσική πού συνοδεύει τήν είκόνα έκπεμπεται άπό ίδιαίτερο πομπό καί ή λήψη γίνεται άπό τό τμήμα ήχου τού δέκτη τηλεοράσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΘΟΔΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

2.1 Συστατικά μέρη και είδη καθοδικών σωλήνων.

Οι καθοδικοί σωλήνες είναι γενικώς συσκευές που προορίζονται γιά τή μετατροπή ήλεκτρικών σημάτων σε είκόνες. Ή άρχη τῆς μετατροπῆς αύτῆς συνίσταται στό ότι μιά λεπτή δέσμη ήλεκτρονίων προσπίπτει σε φθορίζουσα ülη. "Όταν ή ένταση τῆς ήλεκτρονικής δέσμης και ή ταχύτητα τῶν ήλεκτρονίων της έχουν κατάληλο μέγεθος, προκαλεῖται στό σημείο προσπτώσεώς της φωτισμός τῆς üλης. Τό πρός παρατήρηση ήλεκτρικό σήμα επιδρά στήν ήλεκτρονική δέσμη και προκαλεῖ τήν άποκλισή της (παλμογράφος) ή τή μεταβολή τῆς έντασεώς της (τηλεόραση).

"Ενας καθοδικός σωλήνας άποτελεῖται από τά έπομενα βασικά τμήματα:

1) Τό **ήλεκτρονικό πυροβόλο**, που έχει ως σκοπό τή δημιουργία τῆς ήλεκτρονικής δέσμης.

2) Τό **σύστημα έστιάσεως**, άπαραίτητο γιά νά γίνει πολύ λεπτή (άκτινα) ή ήλεκτρονική δέσμη. Άναλογα μέ τό είδος τοῦ σωλήνα, τό σύστημα έστιάσεως μπορεῖ νά άποτελεῖ μέρος τοῦ ήλεκτρονικού πυροβόλου ή νά είναι άνεξάρτητο.

3) Τό **σύστημα άποκλίσεως**, που μεταβάλλει τή διεύθυνση τῆς ήλεκτρονικής δέσμης, ώστε νά προσπίπτει σέ διάφορα σημεῖα τῆς üληνης.

4) Τή **φθορίζουσα üθόνη**, που μετατρέπει τήν κινητική ένέργεια τῶν ήλεκτρονίων τῆς δέσμης σέ φωτιστική.

Οι καθοδικοί σωλήνες είναι ήλεκτρονικές λυχνίες μέ ύψηλό κενό.

"Η έστιαση και ή άποκλιση τῆς ήλεκτρονικής δέσμης μπορεῖ νά γίνει μέ τή βοήθεια τόσο ήλεκτρικῶν όσο και μαγνητικῶν πεδίων. Άναλογα μέ αύτό διακρίνομε τρεῖς τύπους καθοδικῶν σωλήνων:


— Τούς **ήλεκτροστατικούς**, στούς όποιους ή έστιαση και ή άποκλιση τῆς δέσμης γίνεται μέ τή βοήθεια ήλεκτρικῶν πεδίων.

— Τούς **ήλεκτρομαγνητικούς**, στούς όποιους ή έστιαση και ή άποκλιση τῆς δέσμης γίνεται μέ μαγνητικά πεδία, και

— Τούς **συνδυασμένους (μικτούς)** σωλήνες, που έργαζονται μέ ήλεκτροστατική έστιαση και ήλεκτρομαγνητική άποκλιση.

2.2 Περιγραφή και λειτουργία σωλήνων.

Μιά τομή ήλεκτροστατικοῦ καθοδικοῦ σωλήνα φαίνεται στό σχήμα 2.2α. "Εχει τή μορφή ένός χωνιού μέ λαιμό και κώνο. Στό λαιμό τοῦ σωλήνα βρίσκεται ή κάθοδος, τό σύστημα έστιάσεως και τό σύστημα άποκλίσεως τῆς δέσμης. Ή έσωτερη έπιφάνεια τοῦ έμπροσθίου τμήματος τοῦ κώνου τοῦ σωλήνα είναι έπιχρισμένη μέ τή φθορίζουσα ούσια και άποτελεῖ τήν üθόνη.

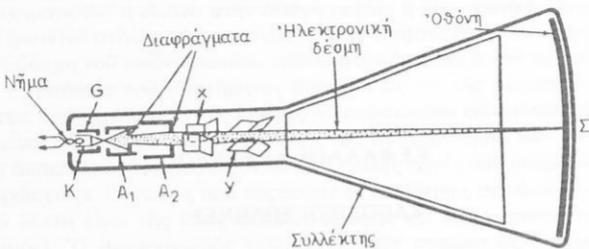

Σχ. 2.2α.
Τομή ήλεκτροστατικού καθοδικού σωλήνα.

Η κάθοδος Κ έχει μορφή κυπέλλου, στο έσωτερο τοῦ όποιου βρίσκεται τό νήμα θερμάνσεως της. "Ενα' δεύτερο κύπελλο περιβάλλει τήν κάθοδο καὶ φέρει άρνητικό δυναμικό ώς πρός αὐτήν. Τό ήλεκτρόδιο αύτό G παίζει ρόλο ρυθμιστικό, όπως τό δόδγον πλέγμα τριόδου λυχνίας καὶ όνομάζεται συνήθως **κύλινδρος Wehnelt**. Στόν πιθεύεντα τοῦ κυπέλλου αὐτοῦ υπάρχει μιὰ όπιγι ἀπό τήν όποια διέρχονται τά ήλεκτρόνια πού ἐκπέμπονται ἀπό τήν κάθοδο. Η κίνηση τῶν ήλεκτρονίων πρός τήν όθόνη ἔξασφαλίζεται μέ τή βοήθεια τῶν ἀνόδων A₁ καὶ A₂, πού ἔχουν θετικό δυναμικό ώς πρός τήν κάθοδο. Τά ήλεκτρόδια αυτά ἔχουν κυλινδρική μορφή καὶ βρίσκονται σέ διαφορά δυναμικοῦ μεταξύ τους. Οι ἄνοδοι φέρουν διαφράγματα στό έσωτερο τους πού περιορίζουν τή διατομή τῆς ήλεκτρονικῆς δέσμης.


Μιά πρώτη ἑστίαση τῶν ήλεκτρονίων γίνεται μέ τή βοήθεια τοῦ ήλεκτρικοῦ πεδίου πού σχηματίζεται μεταξύ τοῦ δόδγον πλέγματος καὶ τῆς πρώτης ἀνόδου. Μιά ἄκομη ἑστίαση ἐπιτυγχάνεται μέ τή βοήθεια τοῦ ήλεκτρικοῦ πεδίου πού σχηματίζεται μεταξύ τῶν δύο ἀνόδων. Μέ μεταβολή τοῦ δυναμικοῦ τῆς πρώτης ἀνόδου κατορθώνομε, ὥστε ἡ ἑστίαση τῆς δέσμης νά γίνεται πάνω στή όθόνη (σημεῖο Σ). Κατά τήν πρόσκρουση τῶν ήλεκτρονίων τῆς δέσμης πάνω στή φθορίζουσα όθόνη σχηματίζεται στό σημεῖο ἑκείνῳ ἔνα φωτεινό στίγμα. Η λαμπρότητα τοῦ στίγματος αὐτοῦ αὐξομειώνεται μέ μεταβολή τοῦ δυναμικοῦ τοῦ δόδγον πλέγματος.

Η κάθοδος, τό ρυθμιστικό ήλεκτρόδιο καὶ οἱ δύο ἄνοδοι συγκροτοῦν τό ήλεκτρονικό πυροβόλο τοῦ σωλήνα. Ή διαμόρφωση τοῦ πεδίου καὶ τά δυναμικά τῶν ηλεκτροδίων τοῦ ήλεκτρονικοῦ πυροβόλου ἐκλέγονται ἔτσι, ὥστε δλα τά ήλεκτρονία νά κινοῦνται σέ τροχιές κοντά στόν δρόνα τοῦ σωλήνα καὶ τό φωτεινό στίγμα νά σχηματίζεται στό κέντρο τῆς όθόνης.

Η ήλεκτρονική δέσμη κατά τήν πορεία της πρός τήν όθόνη, μπορεῖ νά ύποστεῖ ἀπόκλιση πρός τήν όριζόντια ἢ τήν κάθετη διεύθυνση ἢ καὶ πρός τίς δύο ταυτόχρονα. Αύτό ἐπιτυγχάνεται μέ τή βοήθεια δύο ζευγῶν πλακιδίων ἀποκλίσεως (x γιά τήν όριζόντια ἀπόκλιση καὶ γιά τήν κατακόρυφη), ἀφοῦ τροφοδοτηθοῦν μέ κατάλληλα δυναμικά. "Αν π.χ. στά πλακίδια όριζόντιας ἀποκλίσεως ἐφαρμοσθεῖ συνεχῆς τάση, τό στίγμα θά κινηθεῖ όριζόντια καὶ πρός τήν πλευρά τοῦ θετικοῦ πλακιδίου. Μέ ἐφαρμογή έναλλασσόμενης τάσεως κατάλληλης συχνότητας καὶ ἔξαιτίας καὶ τής ἀδράνειας τοῦ ματιοῦ, τό στίγμα κινούμενο καὶ πρός τίς δύο πλευρές, σχηματίζει στήν όθόνη μιὰ φωτεινή γραμμή. Άναλογα ἐνεργοῦν καὶ τά πλακίδια κατακόρυφης ἀποκλίσεως.

Σημειώνομε ότι ή πλευρική έπιφάνεια τοῦ κώνου τοῦ σωλήνα έπιχρίσται έσωτερικά μέντοι στρώμα γραφίτη πού όνομάζεται συνήθως **συλλέκτης**. Ό συλλέκτης είναι μονωμένος άπό τήν θόδον καί συνδέεται μέ τήν τελευταία άνοδο. Μέσα άπό τό συλλέκτη κλείνεται τό ρεῦμα τῆς ήλεκτρονικής δέσμης.

Στό σχήμα 2.2β φαίνεται ή τομή ένός ήλεκτρομαγνητικοῦ καθοδικοῦ σωλήνα. Έδώ τό ήλεκτρονικό πυροβόλο περιλαμβάνει τήν κάθοδο K, τό πλέγμα G καί μία άνοδο A. Ή έστιαση τῶν ήλεκτρονίων τῆς δέσμης γίνεται μέ τή βοήθεια τοῦ πηνίου έστιάσεως ΠΕ πού διαρρέεται άπό συνεχές ρεῦμα. Μέ μεταβολή τῆς έντασεως τοῦ ρεύματος αύτοῦ έπιτυγχάνεται ή έστιαση τῆς δέσμης έπάνω στήν θόδον. Ή άποκλιση τῆς δέσμης γίνεται μέ τή βοήθεια δύο ζευγῶν πηνίων άποκλίσεως ΠΑ. Τόσο τό πηνίο έστιάσεως οσο καί τά πηνία άποκλίσεως άγκαλιάζουν έξωτερικά τό λαιμό τοῦ σωλήνα.

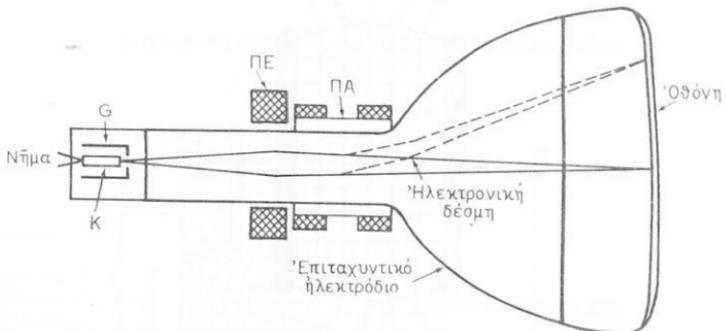

Σχ. 2.2β.
Τομή ήλεκτρομαγνητικοῦ καθοδικοῦ σωλήνα.

Οι ήλεκτρομαγνητικοί καθοδικοί σωλήνες έχουν πιό άπλή κατασκευή άπό έκείνη τῶν ήλεκτροστατικῶν, άφοῦ τά συστήματα έστιάσεως καί άποκλίσεως τῆς δέσμης τοποθετούνται έξωτερικά. Ή ποιότητα τῆς είκόνας πού παρέχουν στήν θόδον είναι γενικά καλύτερη άπό έκείνη τῶν ήλεκτροστατικῶν σωλήνων, άλλα ή τροφοδότηση τῶν πηνίων έστιάσεως καί άποκλίσεως συνεπάγεται κατανάλωση ένέργειας.


Τέλος, οι σωλήνες μέ ήλεκτροστατική έστιαση καί ήλεκτρομαγνητική άποκλιση τῆς δέσμης διατηροῦν τό ήλεκτρονικό πυροβόλο τῶν ήλεκτροστατικῶν σωλήνων, ένω ή άποκλιση τῆς δέσμης γίνεται μέ τή βοήθεια πηνίων άποκλίσεως (ήλεκτρομαγνητική άποκλιση). Ό συνδυασμός αύτός έχει όρισμένα πλεονεκτήματα, τά όποια θά άναφέρομε άργότερα.

2.3 Έστιαση ήλεκτρονίων.

Είδαμε ότι στόν καθοδικό σωλήνα χρησιμοποιούνται συστήματα έστιάσεως τῶν ήλεκτρονίων τῆς δέσμης μέ σκοπό νά κάνουν τή δέσμη αύτή πολύ λεπτή ή κάτινα. Στήν 'Οπτική τό πρόβλημα τῆς έστιάσεως φωτεινῶν άκτινών λύνεται μέ τή βοήθεια συγκεντρωτικῶν φακῶν. Έδω τό πρόβλημα λύνεται μέ τή χρησιμοποίηση ηλεκτρικῶν ή μαγνητικῶν συστημάτων. Έπειδή ύπαρχε άρκετά μεγάλη άναλο-

γία μεταξύ τής δράσεως τών οπτικών φακών και τών ήλεκτρονικών συστημάτων έστιάσεως, τά τε- λευταία ονομάζονται **ήλεκτρονικοί φακοί**. Θά ξετάσουμε σύντομα τήν άρχη λειτουργίας τών φακών αυτών.

Στό σχήμα 2.3α φαίνεται ένας φορτισμένος πυκνωτής. Μεταξύ τών όπιλισμών τού πυκνωτή δη- μιουργεῖται ήλεκτρικό πεδίο. Τό δυναμικό τού ήλεκτρικού πεδίου μεταβάλλεται από σημείο σε ση- μείο. Μπορούμε δώμας, σε κάθε περίπτωση, νά διακρίνουμε ένα σύνολο σημείων πού έχουν ίδιο δυνα- μείο. Άν ένωσομε όλα αυτά τά σημεία, πού βρίσκονται στο χώρο τού πεδίου, σηματίζομε μιάν έπι- φάνεια πού ονομάζεται **ίσοδυναμική**. Οι ήλεκτρικές δυναμικές γραμμές τού πεδίου διαπερνούν πάν- τοτε κάθετα τίς ίσοδυναμικές έπιφάνειες. Έπειδή τά ήλεκτρόνια κινούνται κατά μήκος τών δυναμι- κών γραμμών, θά διαπερνούν και αυτά κάθετα τίς ίσοδυναμικές έπιφάνειες. Έπομένως, όπου κυρτώ- νονται οι ίσοδυναμικές έπιφάνειες, όπως συμβαίνει στά άκρα τού πυκνωτή τού σχήματος 2.3α, κυρ- τώνονται και οι τροχιές τών ήλεκτρονίων έτσι, ώστε νά διαπεράσουν κάθετα τίς ίσοδυναμικές έπιφά- νειες.

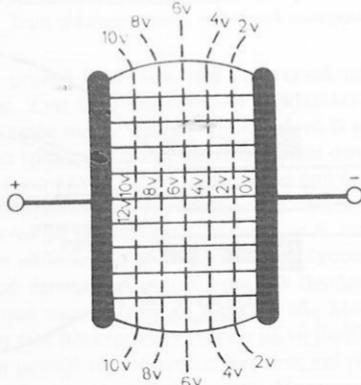


Σχ. 2.3α.
Ίσοδυναμικές έπιφάνειες.

Στό σχήμα 2.3β φαίνεται ρία ίσοδυναμική έπιφάνεια. Στήν περιοχή κυρτώσεως τής έπιφάνειας αύ- τής προσπίπουν δύο παράλληλες τροχιές ήλεκτρονίων, που κινούνται από χαρηλότερο δυναμικό πρός υψηλότερο. Οι τροχιές τών ήλεκτρονίων δέν μπορούν νά διαπεράσουν τήν ίσοδυναμική έπιφά- νεια παρά μόνο κάθετα πρός τήν έφαπτόμενη στό σημείο προσπώσεως. Έτσι, οι τροχιές συγκλί- νουν γιά νά έστιάσουν τελικά σε κάποια σημείο, δηλαδή έχομε έδω τήν περίπτωση ένός συγκεντρω- τικού φακού. Άν οι τροχιές τών ήλεκτρονίων προσπέσουν στήν ίδια ίσοδυναμική έπιφάνεια, άλλα μέ- λινηση από υψηλότερο δυναμικό πρός χαρηλότερο, τότε άποκλίνουν και έχομε τήν περίπτωση άποκ- λίνοντα φακού.


Στό σχήμα 2.3γ φαίνεται η δράση τού συστήματος τής πρώτης έστιάσεως σε έναν καθοδικό σω- λίγνα. Μεταξύ τής καθόδου, τού δύο δύογού πλέγματος και τής πρώτης άνόδου τού ήλεκτρονικού πυρο- βόλου δημιουργεῖται ήλεκτρικό πεδίο, τού δύοποιού οι ίσοδυναμικές έπιφάνειες φαίνονται στό σχήμα. Τά ήλεκτρόνια, πού έκπεμπονται από τήν κάθοδο, βρίσκονται στό έπιταχυντικό ήλεκτρικό πεδίο τής άνόδου, τό δύοποιο φθάνει ώς τήν κάθοδο μέσα από τήν δύοποιο πλέγματος. Στήν περιοχή τής άπης οι γραμμές τού πεδίου κυρτώνονται έτσι, ώστε τά ήλεκτρόνια, πού έκπεμπονται από τά διάφορα σημεία τής έπιφάνειας τής καθόδου και κινούνται πρός τήν άνοδο, τέμουν τόδιόν τού συστήμα- τος στό έπιπεδο b - b πού βρίσκεται κοντά στή έξοδο τής άπης τού δύογού πλέγματος.

Σή θέση διασταυρώσεως τών τροχιών τών ήλεκτρονίων, η διατομή τής ήλεκτρονικής δέσμης εί- ναι πολύ μικρότερη από τήν έπιφάνεια έκπομπής τής καθόδου (σχ. 2.3δ). Ή περιοχή αυτή ονομάζεται **ένεργης κάθοδος**, έπειδή άποτελεί τήν πηγή ήλεκτρονίων γιά τό ύπόλοιπο, πρός τά δεξιά, τημά τού πυροβόλου.

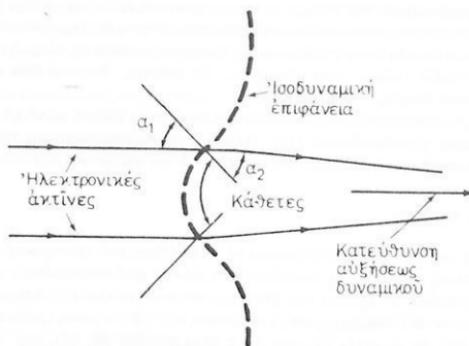


Σχ. 2.3β.

Συγκέντρωση ήλεκτρονίων με τή βοήθεια ήλεκτρικού πεδίου.

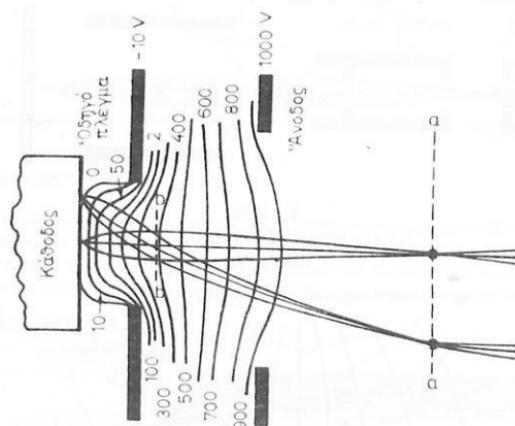

Σχ. 2.3γ.

Η πρώτη έστιαση των ήλεκτρονίων τής δέσμης.

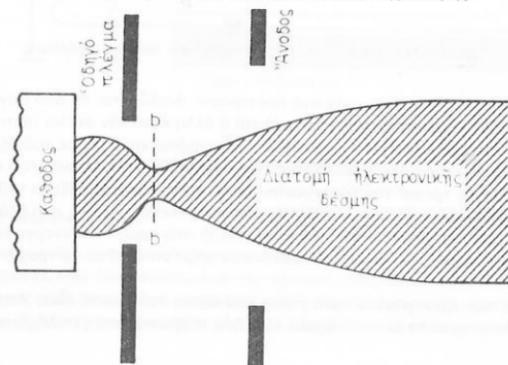

Σχ. 2.3δ.


Η ένεργος κάθοδος.

Δεξιά από τήν ένεργο κάθιδο και έπειδή τά ήλεκτρονία άπωθούνται μεταξύ τους, οι τροχιές τους άποκλίνουν καί έπομένως ή πρόσπιτωσή τους έπάνω στήν όθόνη θά δημιουργούσε μιά φωτεινή έπιφάνεια μέ μεγάλη διάμετρο. Σκοπός της δεύτερης ή κύριας έστιάσεως είναι ή συγκέντρωση τών ήλεκτρονίων σε ένα σημείο έπάνω στήν έπιφάνεια τής όθόνης, ώστε οι διαστάσεις τού φωτεινού στίγματος νά είναι πολύ μικρές.

Ή πρώτη έστιάση σε όλα τά είδη τών καθοδικών σωλήνων γίνεται μόνο μέ τόν τρόπο που περιγράψαμε. Στή συνέχεια, θά ξέτασομε τούς τρόπους πραγματοποίησες τής κύριας έστιάσεως. Όπου παρακάτω θά άναφέρεται ο όρος «έστιαση», θά πρόκειται γιά τήν κύρια έστιαση.

2.4 Ήλεκτροστατική έστιαση.

Ή ήλεκτροστατική έστιαση πραγματοποιείται μέ τή βοήθεια τού ήλεκτρικού πεδίου, πού σχηματίζεται από τίς δύο ή τρεῖς δμοαξινικές κυλινδρικές άνόδους πού άκολουθούν τό δόηγό πλέγμα (σχ. 2.4α). Γιά νά άντιληφθούμε τή δράση τού ήλεκτροστατικού φακού έστιάσεως άναφερόμαστε στό σχήμα 2.4β, όπου φαίνονται οι ισοδυναμικές έπιφάνειες καί οι δυναμικές γραμμές τού πεδίου τού φακού, καθώς καί μία από τίς δυνατές τροχιές ένός ήλεκτρονίου τής δέσμης.

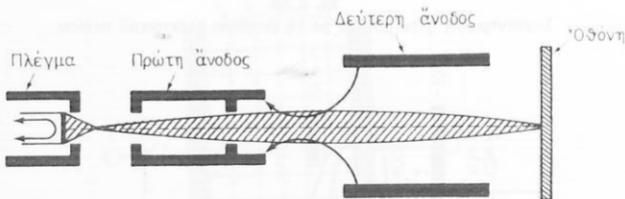

Σχ. 2.4α.

Ήλεκτροστατική έστιαση τής δέσμης.



Σχ. 2.4β.


Τροχιά ήλεκτρονίου σε ήλεκτροστατικό πεδίο έστιάσεως.

Οι δυνάμεις τού πεδίου, πού ένεργούν στό ήλεκτρόνιο, άναλονται σε δύο συνιστώσες. Ή μία ένεργη κατά τόν άξονα τού συστήματος (άξονική) καί ή άλλη κατά τήν άκτινα (άκτινωτή). Οι άξονικές συνιστώσες τών δυνάμεων αύτών έπιπαχύνουν τό ήλεκτρόνιο κατά μήκος τού άξονα τού φακού σε όλη τήν έκταση. Οι άκτινωτές συνιστώσες τών δυνάμεων στήν έκταση τού πρώτου μισού τού φακού καμπυλώνουν τήν τροχιά τού ήλεκτρονίου πρός τήν πλευρά τού άξονα τού φακού, ένω στήν έκταση τού δεύτερου μισού τού φακού, πρός τήν άντιθετή πλευρά. Όμως, στό δεύτερο μισό τού φακού τό ήλεκτρόνιο βρίσκεται πολύ κοντά στόν άξονα παρά στό πρώτο καί ένεργον πάνω σ' αύτό μικρότερες άκτινωτές δυνάμεις. Έτσι τό ηλεκτρόνιο συνεχίζει νά κινείται σε τροχιά πού πλησιάζει τόν άξονα τού φακού.

Άν οι ταχύτητες τών ήλεκτρονίων κατά μήκος τού άξονα τού φακού είναι ίδιες καί άν οι τροχιές τους δέν άπομακρύνονται πολύ από τόν άξονα, τότε όλα τά ήλεκτρόνια καταλήγουν σε ένα σημείο. Οι

παραπάνω συνθήκες έκπληρωνται δια τό αρχικό άνοιγμα της δέσμης τών ήλεκτρονίων είναι μικρό. Μέ μεταβολή τής διαφοράς δυναμικού μεταξύ τών κυλινδρών του φακού, μεταβάλλεται ή έστιακή άποσταση και έπιπυχάνεται, ώστε τό ομηρό συγκεντρώσεως τών ήλεκτρονίων νά βρίσκεται πάνω στό έπιπεδο τής θόδηνς.

Ο περιορισμός τού άνοιγμάτος τής δέσμης τών ήλεκτρονίων στους σωλήνες μέ ήλεκτροστατική έστιαση πραγματοποιείται μέ τή βοήθεια τής όπής του πλέγματος. Ωστόσο, τό μέτρο αυτό δέν είναι άρκετό. Γιά τή βελτίωση τής ποιότητας τής έστιασεως τοποθετούνται στίς εισόδους και έξοδους τών κυλινδρικών άνοδων διαφράγματα (σχ. 2.4γ), τά όποια συμπληρωματικά περιορίζουν τή γωνία άνοιγμάτος τής δέσμης.

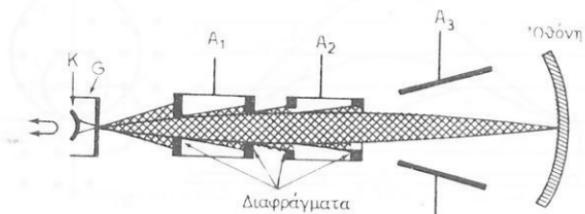


Σχ. 2.4γ.

Περιορισμός τής ήλεκτρονικής δέσμης μέ τή βοήθεια διαφραγμάτων.

2.5 Μαγνητική έστιαση.

Η έστιαση ήλεκτρονίων μπορεί νά γίνει και μέ τή βοήθεια μαγνητικών πεδίων τά όποια δημιουργούνται άπο ειδικά πηνία πού διαρρέονται άπο συνεχές ρεύμα. Συναντούμε δύο είδη πηνίων έστιασεως: τό **έπιμηκες πηνίο**, πού ένεργει σε άλη τή διαδρομή τών ήλεκτρονίων, και τό **βραχύ πηνίο**, πού ένεργει σε ένα τμήμα μόνο τής δλης διαδρομῆς τους. Ο μηχανισμός έστιασεως καθενος άπο αυτά είναι διαφορετικός.

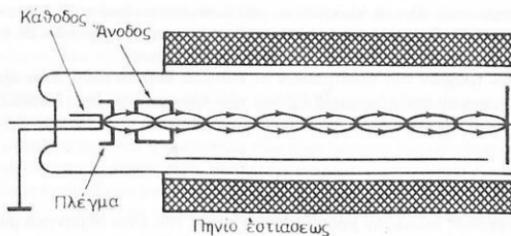


Σχ. 2.5α.

Μαγνητική έστιαση τής δέσμης.

2.5.1 Έστιαση μέ έπιμηκες πηνίο.

Τό μαγνητικό πεδίο τού πηνίου αύτού, πού άγκαλιάζει έξωτερικά δλο τό σωλήνα (σχ. 2.5α) είναι όμοιγενές. Τά ήλεκτρόνια, πού έκπεμπονται άπο τήν κάθισμο παράλληλα πρός τόν άξονα τού σωλήνα, δέν ύφιστανται καμιά έπιδραση άπο τό μαγνητικό πεδίο. Τά ήλεκτρόνια ίμως, πού έκπεμπονται άπο πηνία ώς πρός τόν άξονα, έχουν τόσο άξονική (U_{ax}) όσο και άκτινωτή (U_{ak}) συνιστώσα ταχύτητας

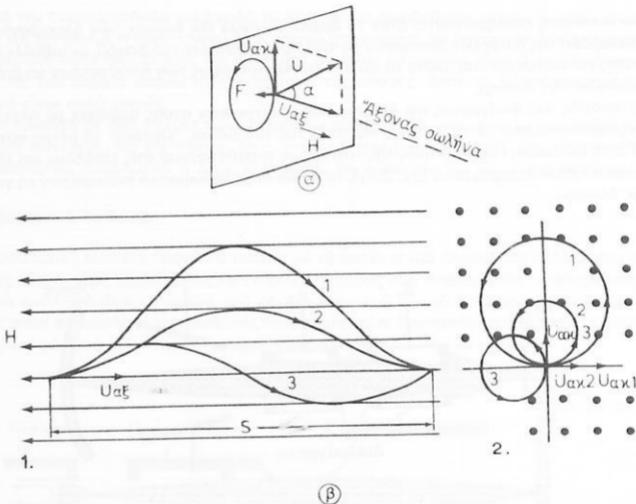

Σχ. 2.5β.

Κίνηση ήλεκτρονίων σε έπιμηκες πηνίο μαγνητικού φακού.

[σχ. 2.5β(a)]. Η άξονική συνιστώσα τής ταχύτητας δέν ψύφισται τήν έπιδραση τού μαγνητικού πεδίου H , άλλα μόνο ύποχρεώνει τό ήλεκτρόνιο νά κινείται προσδευτικά κατά μήκος τού άξονα τού σωμάτου της ταχύτητας ψύφισται τήν έπιδραση τής δυνάμεως F τού πεδίου, λήγνα. Η άκτινωτή συνιστώσα τής ταχύτητας ψύφισται τήν έπιδραση τής δυνάμεως F τού πεδίου, πού τείνει νά υποχρεώσει τό ήλεκτρόνιο νά κινηθεῖ κυκλικά. Ως αποτέλεσμα, η τελική τροχιά τού ήλεκτρονίου θά είναι έλικοειδής.


Έπειδή ό χρόνος μιᾶς έλικωσεως και τό βήμα S [σχ. 2.5β(β1)] δέν έξαρτωνται από τήν άκτινωτή συνιστώσα τής ταχύτητας, άλλα τά ήλεκτρόνια, πού έκπειμπονται από τό ίδιο σημείο μέδιαφορετικές (άλλα μικρές) γωνίες, άφοι έκτελεσουν μά στροφή, συγκεντρώνονται πάλι σε ένα σημείο. Αύτό θά έπαναλαμβάνεται υστερά από κάθε έλικωση τών ήλεκτρονίων.

Οι προβολές τών τροχιών τών ήλεκτρονίων σέ έπιπεδο, κάθετο πάνω στόν άξονα τού σωλήνα, είναι κύκλοι πού διέρχονται από τό σημείο έξοδου τών ήλεκτρονίων [σχ. 2.5β(β2)]. Η θέση τών κύκλων καθορίζεται από τήν κατεύθυνση τών άρχικων ταχυτήτων τών ήλεκτρονίων ως πρός τόν άξονα τού σωλήνα.

2.5.2 Έστιαση με βραχύ πηνίο.

"Ενα πηνίο έστιασεως θεωρεῖται βραχύ δαν τό μήκος του είναι σημαντικά μικρότερο από τή διάμετρο του. Τό μαγνητικό πεδίο τού πηνίου αύτού, πού είναι άνωμοιόμορφο, ένεργει μόνο σε μικρό τμήμα τής τροχιάς τής ήλεκτρονικής δέσμης. Τόσο τό άντικείμενο δύο καί τό είδωλο, πού δημιουργεῖ αυτός ό φακός, βρίσκονται έξω από τό πεδίο του (σχ. 2.5γ).

Τά ήλεκτρόνια, πού έξέρχονται από τό σημείο O μέτα ταχύτητα u καί μέ κάποια γωνία ο ώς πρός τόν άξονα Z τού συστήματος, βρίσκονται στήν άρχη έξω από τό πεδίο καί κινούνται εύθυγραμμα. "Οσο πληραιδίουν πρός τήν περιοχή τού πεδίου, τά ήλεκτρόνια ψύφισταινται τήν έπιδραση τής δυνάμεως του, πού είναι κάθετη πρός τήν ταχύτητα u καί τήν ένταση H ήπαντό τό έπιπεδο τού χαρτιού πρός τόν άνωγνωστη στό σχήμα 2.5γ] καί άρχιζουν νά κυρτώνονται. Έξαπτας τής έπιδράσεως τής δυνάμεως τού πεδίου, τά ήλεκτρόνια άποκτούν κυκλική συνιστώσα ταχύτητας. Η άλληπειδράση αύτής τής συνιστώσας ταχύτητας μέ τήν άξονική συνιστώσα τού μαγνητικού πεδίου $H_{αξ}$, δηγει στήν έμφανιση νέας δυνάμεως πού κατεύθυνεται πρός τόν άξονα καί δημιουργεῖ έστιαση.

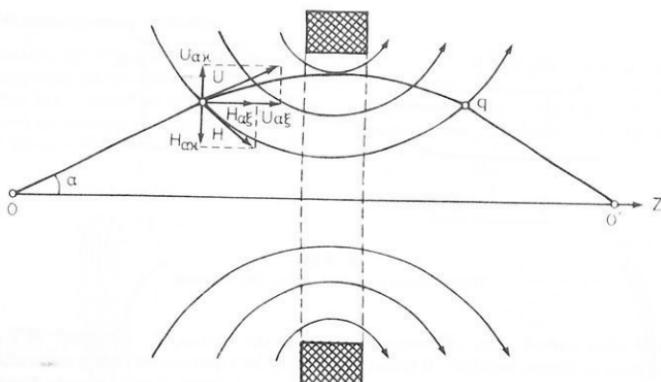

Σχ. 2.5γ.

Κίνηση ήλεκτρονίων σε βραχύ πηνίο μαγνητικοῦ φακοῦ.

Πέρα από τὸ μέσο τοῦ ἐπιπέδου τοῦ πηνίου (πρός τὰ δεξιά τοῦ σχῆματος), ἡ ἀκτινωτὴ συνιστώσα τοῦ πεδίου H_{ak} ἀναστρέφεται (κατεύθυνται ἀπό τὸν ἄξονα πρὸς τὰ ἔξω). Αὐτὸ προκαλεῖ μεταβολὴ τῆς διευθύνσεως τῆς δυνάμεως, ποὺ δημιουργεῖ κυκλική συνιστώσα ταχύτητας. Ἐξαιτίας αὐτοῦ, ἡ κυκλικὴ συνιστώσα ταχύτητας ἀρχίζει νά ἐλαττώνεται μόνο κατά μέγεθος, ἐνῶ δὲν ἀλλάζει κατεύθυνση. Ἔπιστε, ἀμετάβλητη παραμένει καὶ ἡ κατεύθυνση τῆς δυνάμεως ποὺ πέζει τὰ ἡλεκτρόνια πρὸς τὸν ἄξονα.

Κατά τὸν ἔξοδο τῶν ἡλεκτρονίων ἀπό τὸ πεδίο τοῦ πηνίου (σημεῖο q στὸ σχ. 2.5γ), ἡ περιστροφὴ τῶν τροχῶν διακόπτεται καὶ τὰ ἡλεκτρόνια ἀρχίζουν πάλι νά κινοῦνται εὐθύγραμμα.

Ἐπειδὴ ἀν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τὸν ἄξονα ἡ ἀκτινωτὴ συνιστώσα τοῦ πεδίου μεγαλώνει ἐπίσης καὶ ἡ δύναμη ποὺ πέζει τὰ ἡλεκτρόνια πρὸς τὸν ἄξονα. Γί' αὐτό, ὅταν τὰ ἡλεκτρόνια ἔξερχονται ἀπό τὸ σημεῖο O' μὲν μεγάλες γνωμίες, δέχονται καὶ μεγάλη δύναμη πέσεως πρὸς τὸν ἄξονα ἔτσι, ώστε ὅλα συναντώνται στὸ ίδιο σημεῖο O καὶ σχηματίζουν τὸ εἴδωλο τοῦ σημείου O .

Τὸ βραχύ πηνίο ἐστιάσεως τοποθετεῖται συνήθως σε θώρακα ἀπό σίδερο γιά τὴ συγκέντρωση τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου. Ο θώρακας ἐπιτρέπει τὴν ἐλάττωση τῶν ἀμπεροστροφῶν καὶ ἀκόμη συντελεῖ στὸ διαχωρισμὸ τῶν πεδίων ἐστιάσεως καὶ ἀπόκλισεως, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητος γιά τὴν κανονικὴ λειτουργία ἐνός σωλήνα.


Τέλος σημειώνομε ὅτι αἱ διοιδήποτε σύστημα ἐστιάσεως ἐμφανίζεται ἀμοιβαίᾳ ἀπωση μεταξύ τῶν ἡλεκτρονίων τῆς δέσμης, ποὺ δόργει σε αὔξηση τῆς διατομῆς τῆς. Ὅσο μεγαλύτερο εἶναι τὸ ρεῦμα τῆς δέσμης, τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ πυκνότητα τῶν ἡλεκτρονίων τῆς καὶ τόσο ἴσχυρότερη γίνεται ἡ ἀπωση. Ἀν αὐξηθεῖ ἡ ἐπιταχυντικὴ τάση, τὰ ἡλεκτρόνια γίνονται ταχύτερα, ἡ πυκνότητά τους ἐλαττώνεται καὶ ἐπομένως ἐμφανίζεται μικρότερη ἀπωση. Ἔτοι, γιά τὴ βελτίωση τῆς ἐστιάσεως εἶναι ἀπαραίτητο νά αὐξηθεῖ ἡ ἐπιταχυντικὴ τάση καὶ νά ἐλαττωθεῖ τὸ ρεῦμα τῆς δέσμης.

2.6 Ἀπόκλιση τῆς δέσμης.

Ἡ ἀπόκλιση (ἐκτροπή) τῆς ἡλεκτρονικῆς δέσμης καὶ ἐπομένως ἡ μετακίνηση τοῦ φωτεινοῦ στίγματος στὴν οὐδόντη ἐνός σωλήνα μπορεῖ νά γίνει μὲ τὴ βοήθεια ἡλεκτρικοῦ ἢ μαγνητικοῦ πεδίου. Ἐξετάζομε τίς δύο αὐτές περιπτώσεις ἀπόκλισεως.

2.6.1 Ἡλεκτροστατικὴ ἀπόκλιση.

Τὰ ἡλεκτρόνια τῆς δέσμης καθὼς κινοῦνται πρὸς τὴν οὐδόντη ἀπό τὴν ἐπίδραση τῆς ἐπιταχυντικῆς τάσεως V_n (τάση τελευταίας ἀνόδου) τοῦ σωλήνα, διέρχονται ἀπό ἓνα σύστημα πλακιδών μεταξύ τῶν ὧδιών ἐφαρμόζεται ἡ τάση V_n (σχ. 2.6α). Τὸ ἡλεκτρικό πεδίο τῶν πλακιδών E (πεδίο

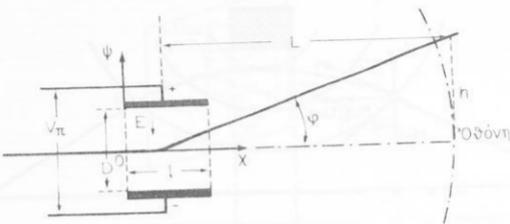

Σχ. 2.6α.

ἀποκλίσεως) είναι κάθετο πρός τό ἐπιταχυντικό πεδίο τῆς τάσεως V_a καὶ τείνει νά κινήσει τά ήλεκτρόνια πρός τό θετικό πλακίδιο. Ἡ τελική κίνηση τῶν ήλεκτρωνίων θά είναι νά συνισταμένη μίας κατά μῆκος τοῦ ἀξονά x τοῦ συστήματος καὶ μᾶς καθετής πρός αὐτή. Ἔτοι οἱ τροχιές τῶν ήλεκτρωνίων είναι παραβολικές καὶ αποκλίνουν πρός τό θετικό πλακίδιο (σχ. 2.δα). Ἀν υπόθεσίμοις οὗ τό πεδίο μεταξύ τῶν πλακιδών είναι διμογενές καὶ διτί ξένο πάντοι τά πλακίδια δέν υπάρχει πεδίο, τότε ή ἀπόκλιση θ (σέ cm) τῆς δέσμης στήριξ θόρνη καὶ πρός τήν μιά πλευρά τοῦ ἀξονά x θά είναι:


$$h = \frac{V_n / L}{2V_D} \quad (2.1)$$

ὅπου: *I* το μῆκος τῶν πλακιδίων ἀποκλίσεως. *L* ή ἀπόσταση ἀπό τό κέντρο τῶν πλακιδίων ὡς τὴν ὅθινη καὶ *D* ή ἀπόσταση μεταξύ τῶν πλακιδίων. Τά μήκη τῆς παραπάνω σχέσεως ἐκφράζονται σε cm και οι τάσεις σε βόλτ.

· Ή νωνίγια ἀποκλίσεως τῆς δέσμης πρός τή μιά πλευρά ύπολογίζεται από τή σχέση

$$\operatorname{tg} \phi = \frac{h}{L} = \frac{V_n l}{2V_2 D} \quad (2.2)$$


"Η άποσταση μεταξύ των πλακιδίων άποκλίσεως πρέπει νά έκλεγεται μέσα από την περιθώρια, γιατί υπάρχει κίνδυνος προσεγγίσεως της δέσμης στα άκρα των πλακιδίων (όπου η ένσταση του ήλεκτρικού πεδίου είναι σημαντική) και καταστροφής της έστισεως. Από το άλλο μέρος, αύξηση της άποστασης Δ δηδηγεί σε μικρότερη γωνία άποκλίσεως φ. Για την άποψη γηγενούτη παραπάνω κινδύνου και την αύξηση της γωνίας άποκλίσεως, τα πλακίδια τοποθετούνται πολλές φορές ύπου γωνία ή έχουν παραβολική μορφή (σχ. 2.6β), ώστε νά πλησιάζουν τη μορφή της τροχιδίου της ήλεκτρονικής δέσμης μέσα στήν περιοχή του άποκλίνοντος πεδίου. Παρ' όλα αύτά, η δολική γωνία άποκλίσεως της δέσμης δεν μπορεί πρακτικά νά γίνει μεγαλύτερη από 30° - 35° . Η γωνία αυτή είναι μικρή για σωλήνες που χρησιμοποιούνται στήν τελόραση.

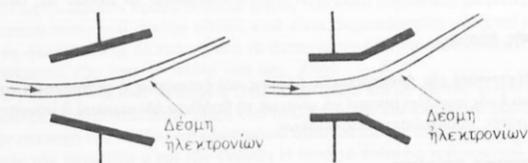

Σχ. 2.6β.

2.6.2 Ηλεκτρομαγνητική άποκλιση.

Η άποκλιση της ηλεκτρονικής δέσμης μπορεί έπισης νά γίνει μέ τη βοήθεια μαγνητικού πεδίου, που δημιουργείται μέ πηνία διαρρέομενα από ρεύμα. Τά πηνία άποκλίσεως τοποθετούνται στό λαιμό του σωλήνα [σχ. 2.6γ(α)] και έτσι, ώστε ό αξονάς τους νά είναι κάθετης πρός τόν αξονα του σωλήνα. Η άποκλιση της δέσμης γίνεται σέ κατεύθυνση κάθετη τόσο πρός τόν αξονα του σωλήνα, όσο και πρός τόν αξονα τών πηνίων.

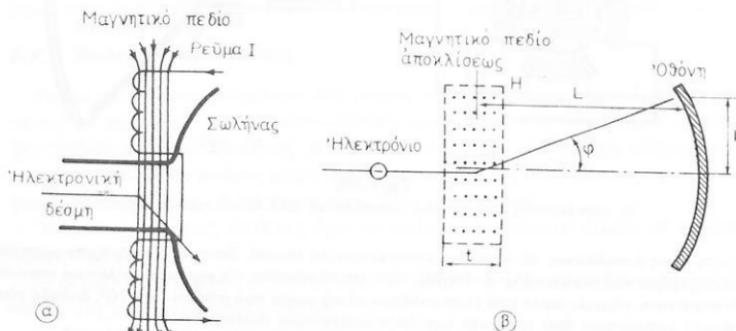

Σχ. 2.6γ.
Ηλεκτρομαγνητική άποκλιση της δέσμης.

Άν δεχθούμε ότι τό μαγνητικό πεδίο είναι όμογενες και περιορισμένο στό έσωτερικό τών πηνίων, ή άποσταση h [σχ. 2.6γ(β)] άποκλίσεως της δέσμης από τόν αξονα του σωλήνα και πρός τή μιά πλευρά του δίνεται, μέ αρκετή για τήν πράξη άκριβεια, από τή σχέση:

$$h = \frac{L}{2} - \frac{H / V_a}{\sqrt{2 \frac{m}{e}}} \quad (2.3)$$

ὅπου: H ή ένταση τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου, L ή άποσταση από τό κέντρο άποκλίσεως ως τήν άθόνη, e και m τό φορτίο και V_a ή μάζα τοῦ ηλεκτρονίου και V_a ή έπιταχυντική τάση.


Η γνωνία άποκλίσεως της δέσμης πρός τή μιά πλευρά μπορεί νά ύπολογισθεῖ από τή σχέση:

$$\operatorname{tg} \phi = \frac{h}{L} = \frac{1}{2} - \frac{I H}{\sqrt{2 \frac{m}{e}} V_a} \quad (2.4)$$

Τά μήκη στής παραπάνω σχέσεις έκφράζονται σέ cm.

Από τή σχέση (2.4) φαίνεται ότι ή γνωνία άποκλίσεως της δέσμης είναι άντιστρόφως άνάλογη τής τετραγωνικής ρίζας τής έπιταχυντικής τάσεως V_a και όχι απλώς άντιστρόφως άνάλογη τής V_a , όπως συμβαίνει στήν ηλεκτροστατική άποκλιση (β. σχέση 2.2). Αύτό σημαίνει ότι μέ μεγάλες έπιταχυντικές τάσεις (περίπτωση τηλεράσεως) ή χρησιμοποίηση ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων άποκλίσεως εί-ναι περισσότερο ακόμη από τή χρησιμοποίηση ηλεκτροστατικών.

Γιά τήν πραγματοποίηση μαγνητικής άποκλίσεως πρός τίς δύο κατεύθυνσεις άπαιτούνται δύο ζεύ-γη πηνίων, τών οποίων οι αξονες πρέπει νά είναι κάθετοι μεταξύ τους και κάθετοι πρός τόν αξονα του σωλήνα [σχ. 2.6δ(α)]. Ο έντοπισμός τοῦ μαγνητικού πεδίου σε έλαχιστο ζύγο έπιτυχανται μέ τήν κυλινδρική μορφή τών πηνίων άποκλίσεως, ώστε νά έφαρμοζουν και στό λαιμό τοῦ σωλήνα, και τήν περιελίξη τους σέ πυρήνα από μαγνητικό υλικό, που έμποδίζει τή σκέδαση. Γιά σωλήνες εικόνας μέ

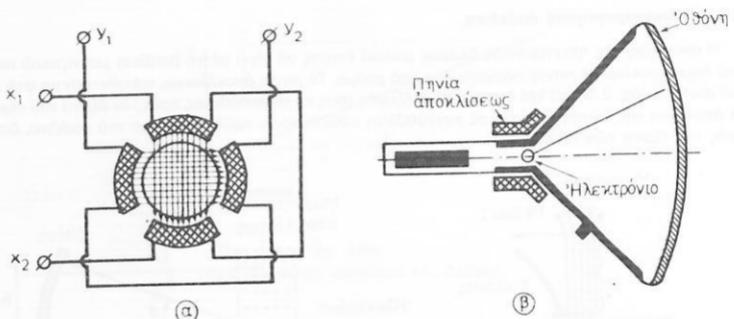


Σχ. 2.65.

Η τοποθέτηση των πηνίων άποκλίσεως στό λαιμό του σωλήνα.

μεγάλες γωνίες άποκλίσεως, τά πηνία πάρινον κωνοειδή μορφή, ώστε νά άγκαλιάζουν μερικώς τόκωνοειδές τμῆμα του σωλήνα [σχ. 2. 66 (β)]. Όσο γιά τό μέγεθος τής γωνίας άποκλίσεως στημεώνω- με διαθέτουμε σήμερα πηνία πού έξασφαλίζουν όλική γωνία πού φθανει τίς 120° , δηλαδή τέσσε- ρεις φορές μεγαλύτερη από τή γωνία των ήλεκτροστατικών συστημάτων.

2.7 Εικονογράφοι.

Τό βασικότερο τμῆμα ένός δέκτη τηλεοράσεως είναι ο **εικονογράφος** ή, όπως τόν έλεγαν παλαιότερα, τό κινησιοσκόπιο. Τό ήλεκτρονικό πυροβόλο των εικονογράφων είναι λίγο διαφορετικό από έκεινο πού έξετάσαμε στήν παράγραφο 2.2. Στό πυροβόλο πού περιγράψαμε έκει παρατηρείται έπιδραση του δυναμικού του ό- δηγου πλέγματος στήν έστιαση τής δέσμης. Για τήν κατάργηση τής έπιδρασεως αύτής τό πυροβόλο των εικονογράφων έχει ένα άκομη ήλεκτρόδιο, πού παρεμβάλ- λεται μεταξύ του όδηγου πλέγματος και τής πρώτης άνόδου [σχ. 2.7a(a)] και όνο- μάζεται **ήλεκτρόδιο έπιταχύνσεως**. Τό ήλεκτρόδιο αύτό, πού έχει δυναμικό μερι- κών έκατοντάδων βόλτ, καταργεῖ τήν έπιδραση του δυναμικού του όδηγου πλέγ- ματος στήν μορφή του πεδίου στό χώρο των άνόδων και έξασφαλίζει σταθερές συνθήκες άριστης έστιάσεως. Ταυτοχρόνως, τό ήλεκτρόδιο έπιταχύνσεως έλατ- τώνει τήν έπιδραση τής άνοδικής τάσεως στό ρεύμα τής ήλεκτρονικής δέσμης.

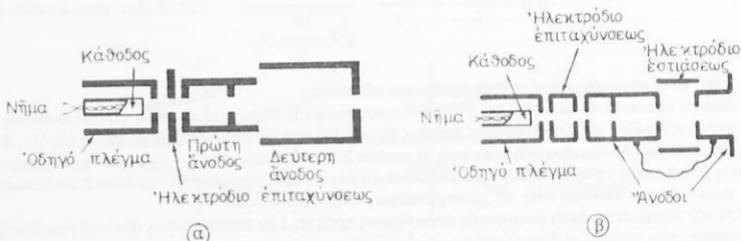

Σχ. 2.7a.

Ηλεκτρονικά πυροβόλα καθοδικών σωλήνων από δέκτες τηλεοράσεως.

Η πλειονότητα των είκονογράφων, καί γιά λόγους βελτιώσεως τής ποιότητας τής κύριας έστιάσεως, άντι γιά τίς δύο άνόδους (τής πρώτης καί τής δεύτερης) πού συμπερέχουν στήν έστιάση, διαθέτει σύστημα τριών ήλεκτροδίων [σχ. 2.7α(β)] άπο τά όποια τά δύο συνδέονται μεταξύ τους καί άποτελούν μάλι ανοδό ένω το τρίτο τροφοδοτείται ιδιαίτερα καί όνομάζεται **ήλεκτρόδιο έστιάσεως**.

Τά ύπολοιπα τμήματα των είκονογράφων, τά χαρακτηριστικά τους καί τά φαινόμενα πού έμφανιζονται κατά τή λειτουργία τους έξετάζονται στή συνέχεια.

2.7.1 Άποκλιση καί έστιάση.

Λόγω τών πλεονεκτημάτων τής μαγνητικής άποκλίσεως (μεγάλη γωνία άποκλίσεως) σέ σχέση με τήν ήλεκτροστατική, χρησιμοποιούνται σήμερα ώς είκονογράφοι άποκλειστικά οι σωλήνες με πηνία άποκλίσεως. Στήν άρχη χρησιμοποιήθηκαν σωλήνες πού είχαν έπισης μαγνητική έστιάση. Στούς σύγχρονους ζημιώς είκονογράφους, όπως είδαμε, ή έστιάση είναι ήλεκτροστατική.

Η ήλεκτροστατική έστιάση έχει τά άκολουθα πλεονεκτήματα σέ σχέση με τήν ήλεκτρομαγνητική:

— Δημιουργεῖ άρκετά λεπτή δέσμη καί έπομένως έξασφαλίζει καλή σαφήνεια εικόνας γιά μεγάλες γωνίες άποκλίσεως.

— Δέν άπαιτείται ρύθμιση έστιάσεως κατά τή λειτουργία του δέκτη. Στή μαγνητική έστιάση άπαιτείται ρύθμιση, έπειδή με μεταβολή τής θερμοκρασίας τών άγωγών του πηνίου έστιάσεως μεταβάλλεται ή άντιστασή τους καί έπομένως μεταβάλλεται τό ρεύμα μαγνητίσεως. Αύτό προκαλεῖ καταστροφή τής έστιάσεως.

— Είναι πιό οικονομική, έπειδή δέν άπαιτείται χάλκινη περιέλιξη, όπως γιά τήν κατασκευή πηνίου έστιάσεως, καί έπειδή δέν καταναλώνεται ήλεκτρική ένέργεια γιά τή μαγνήτιση του συστήματος.

2.7.2 Όθόνη.

Βασικό συστατικό τμῆμα των είκονογράφων είναι ή θόρόνη. Κατασκευάζεται άπο ς υλη πού έχει τήν ίκανότητα νά φωτίζει, οταν βομβαρδίζεται άπο τήν ήλεκτρονική δέσμη. Οι ς υλες αυτές όνομάζονται **φθορίζουσες** καί ή ιδιότητά τους νά φωτίζουν με ήλεκτρονικό βομβαρδισμό όνομάζεται «φθορισμός». Ής φθορίζουσες ς υλες γιά τήν κατασκευή τών θόρονών χρησιμοποιούνται συνήθως ζείδια καί θειικά άλατα ψευδαργύρου, καδμίου, μαγνησίου καί πυριτίου.

Οι φθορίζουσες θόρόνες χαρακτηρίζονται άπο τό συντελεστή φωτοαποδόσεως, τό χρόνο έμμονής φωτισμού καί τό χρώμα φωτισμού. Τά παραπάνω χαρακτηριστικά έξαρτώνται άπο τή σύσταση τής φθορίζουσας ς υλης.

α) Συντελεστής φωτοαποδόσεως.

Η ένταση τού φωτός πού άκτινοβολείται άπο τή φθορίζουσα θόρόν είναι άναλογη πρός τό γινόμενο τής έντάσεως τού ς ρεύματος τής δέσμης έπι τήν έπιταχυντική τάση. Δηλαδή άναλογη με τήν ισχύ πού καταναλώνεται άπο τήν ήλεκτρονική δέσμη. Ή λόγος τής άκτινοβολούμενης έντάσεως φωτός με τήν ισχύ πού καταναλώνεται όνομάζεται **συντελεστής φωτοαποδόσεως** τής θόρόν. Ή συντελεστής φωτοαποδόσεως τών θόρονών κυμαίνεται μεταξύ 1 - 5 Cd/W (κηρία άνα βάπτη).

β) Χρόνος έμμονής φωτισμού.

Όλες οι γνωστές φθορίζουσες ούσιες, πού διεγείρονται άπο τήν ήλεκτρονική δέσμη, έξακολου-


θούν νά φωτίζουν και ίστερα από τή διακοπή τής διεγέρσεως. Όχρονος κατά τὸν όποιον ἡ ὄθόνη φωτίζει ίστερα από τή διακοπή ἡ τή μετακίνηση τῆς δέσμης ὀνομάζεται **χρόνος ἐμμονῆς φωτισμοῦ**. Όχρονος αὐτός δὲν πρέπει νά υπερβαίνει τὸ 0,1 sec, δηλαδὴ τό χρόνο μεταισθήματος. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση ἡ εἰκόνα εἶναι κινούμενον ἀντικειμένου θά ἀφίνει πίσω της ἔγχος (ἰούρα). Όχρονος ἐμμονῆς φωτισμοῦ στίς δύοντας τῶν εἰκονογράφων κυμαίνεται μεταξὺ 0,01 - 0,1 sec.

γ) Χρώμα φωτισμοῦ.

Τά πειράματα ἔδειξαν ὅτι τό ποιο εὐχάριστο γιά τό μάτι χρώμα τῆς ὄθόνης εἶναι τό λευκό ἡ τό χρώμα πού πλησιάζει πρός τό λευκό. Γιά τήν ἐπιτυχία λευκοῦ χρωματισμοῦ τῶν ὄθονῶν χρησιμοποιοῦνται μίγματα φθορίσουσῶν ούσιῶν.

2.7.3 Μεταλλοποίηση ὄθόνης.

Τό βομβαρδιζόμενο στοιχεῖο τῆς ἐπιφάνειας ἀπό μιά ὄθόνη ἀκτινοβολεῖ φῶς τόσο πρός τήν κατεύθυνση τοῦ τηλεθεατῆ ὅσο καὶ πρός τήν ἀντίθετη, δηλαδὴ πρός τό ἑσωτερικό τοῦ σωλήνα (σχ. 2.7β). Ή ἀντίθετη αὐτή ἀκτινοβολία προκαλεῖ ἐλάττωση τῆς λαμπρότητας τῆς ἀνακλώμενης ὄθόνης. Έξαλλου, οἱ ἀντίθετες φωτεινές ἀκτίνες προσπίπτουν στά τοιχώματα τοῦ σωλήνα καὶ ἀνακλώμενες ἀπό αὐτά φωτίζουν ἀπό τό ἑσωτερικό δὴ τήν ἐπιφάνεια τῆς ὄθόνης. "Ετσι, σημειώνεται αὔξηση τῆς λαμπρότητας τῶν μαύρων στοιχείων τῆς εἰκόνας καὶ ἐπομένως ἐλάττωση τοῦ κοντράστ τῆς.

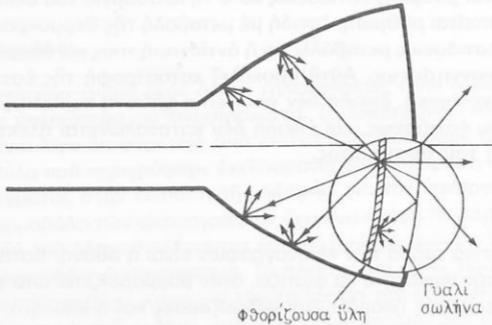


Σχ. 2.7β.

Κατανομή φωτεινῶν ἀκτίνων σὲ ἀπλό σωλήνα.


Ακόμη, οἱ φωτεινές ἀκτίνες ὥρθης κατευθύνσεως μερικῶς διέρχονται ἀπό τό γυαλί τοῦ σωλήνα καὶ δημιουργοῦν τήν ὠφέλιμη ὥρατή εἰκόνα, ἐνῷ μερικῶς ἀνακλῶνται ἀπό τήν ἑσωτερική ἐπιφάνεια τοῦ γυαλιοῦ καὶ ἀφοῦ ἐπιστρέψουν στήν ὄθόνη, τή φωτίζουν ἀπό τήν ἑσωτερική πλευρά γύρω ἀπό τό φωτεινό σημεῖο. Εξαιτίας αὐτοῦ, γύρω ἀπό τή φωτεινή κηλίδα τῆς ὄθόνης, πού βομβαρδίζεται ἀπό τήν ἡλεκτρονική δέσμη, ἐμφανίζεται ἔνας ἀσθενέστερος δακτυλιοειδής φωτισμός (σχ. 2.7γ) πού ὀνομάζεται **φωτοστέφανο**. "Ετσι, τό κοντράστ τῶν στοιχείων τῆς εἰκόνας στήν περιοχή τοῦ φωτοστέφανου εἶναι πάντοτε μικρότερο ἀπό τό κοντράστ ὅλης τῆς εἰκόνας.

Γιά τήν κατάργηση τῶν ἀνωμαλιῶν αὐτῶν, οἱ σύγχρονοι εἰκονογράφοι ἔχουν «μεταλλοποιημένες» ὄθόνες. Οι δύοντες αὐτές φέρουν τό συνηθισμένο στρῶμα

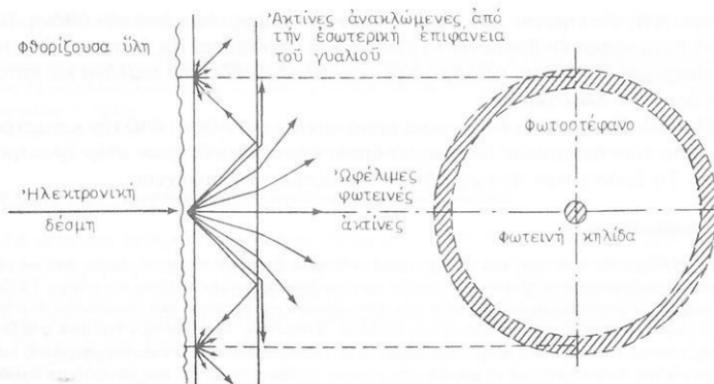

Σχ. 2.7γ.

Η δημιουργία τού φωτοστέφανου στήν οθόνη τού σωλήνα.

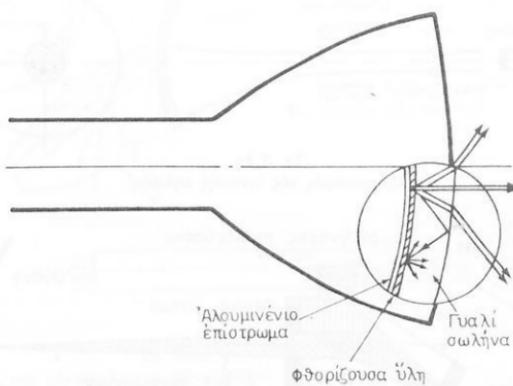

Σχ. 2.7δ.

Κατανομή φωτεινών άκτινων σε άλουμινοποιημένη οθόνη.

Τῆς φθορίζουσας ςλης, τό δοποίο σμως καλύπτεται έσωτερικά από ένα λεπτότατο πορώδες μεταλλικό έπιστρωμα, συνήθως από άλουμίνιο (σχ. 2.7δ). Τά ήλεκτρόνια τής δέσμης διέρχονται σχεδόν άνεμποδίστα από τό έπιστρωμα αύτο και βομβαρδίζουν τήν φθορίζουσα ςλη. Τό παραγόμενο φῶς άνακλᾶται από τό έπιστρωμα πρός τήν πλευρά τής οθόνης μέ αποτέλεσμα τήν αὔξηση τόσο τής λαμπρότητας τής τελευταίας όσο και τού κοντράστ τής είκόνας.


Η μεταλλοποίηση (άλουμινοποίηση) τής οθόνης, έκτος από τήν αὔξηση τής λαμπρότητας και τού κοντράστ τής είκόνας, έξασφαλίζει σταθερό δυναμικό στήν οθόνη, πού είναι άπαραίτητο γιά τήν κανονική λειτουργία τού σωλήνα. Κατά τήν πρόσπιτωση τής δέσμης στήν οθόνη έκπεμπονται από τήν φθορίζουσα ςλη της

δευτερογενή ήλεκτρόνια, πού σχηματίζουν ένα νέφος πίσω από τήν όθόνη. Τό άρνητικό αύτό νέφος έπιβραδύνει τά πρωτογενή ήλεκτρόνια τής δέσμης. Τό μεταλλικό έπιστρωμα συνδέεται ήλεκτρικά μέ τήν τελική άνοδο τού σωλήνα και καταργεῖ τό νέφος τών ήλεκτρονίων.


Τέλος, τό άλουμινένιο έπιστρωμα προστατεύει τήν όθόνη από τήν καταστρεπτική δράση τών άρνητικών ιόντων, τά όποια πάντοτε ύπαρχουν στήν ήλεκτρονική δέσμη. Τή δράση τών ιόντων αύτών έξετάζομε στή συνέχεια.

2.7.4 Κηλίδα ιόντων.

Στήν περιοχή τής καθόδου τού σωλήνα σχηματίζονται άρνητικά ιόντα, τά όποια μαζί μέ τά ήλεκτρόνια έπιπταν στην ήλεκτρικό πεδίο τών άνοδών και κινοῦνται πρός τήν όθόνη. Τά ιόντα έχουν μάζα πολύ μεγαλύτερη από τή μάζα τών ήλεκτρονίων και πρακτικά δέ αποκλίνουν από τή δράση τού μαγνητικού πεδίου απόκλισεως τού σωλήνα. Έπομένως, προσπίπτουν πάντοτε στό ίδιο σημείο τής όθόνης και στή θέση αύτή η φθορίζουσα υλη καταστρέφεται. Ή καταστροφή αυτή, και όταν ύπαρχε εικόνα, έμφανιζεται μέ τή μορφή μιᾶς μαύρης κηλίδας (σχ. 2.7ε), πού όνομάζεται **κηλίδα ιόντων**.

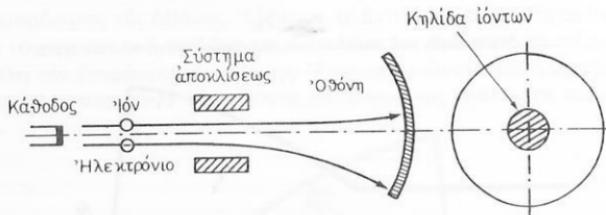

Σχ. 2.7ε.
Σχηματισμός τής ιοντικής κηλίδας.

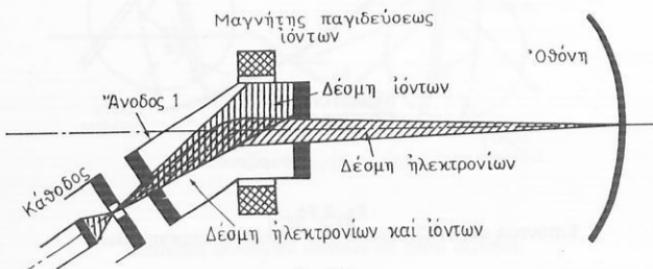

Σχ. 2.7στ.
Ιοντική παγίδα μέ μαγνήτη.

Η διάταξη πού δέν έπιτρέπει τήν προσπίπωση άρνητικών ιόντων στήν όθόνη και έπομένως τήν έμφάνιση ιοντικής κηλίδας, όνομάζεται **ιοντική παγίδα**. Στό σχήμα 2.7στ φαίνεται τομή ήλεκτρονικού πυροβόλου μέ ιοντική παγίδα. Ο τύπος αύτός ιοντικής παγίδας απαιτεί κάμψη τού ήλεκτρονικού πυροβόλου. Ως άποτέλεσμα τής κάμψεως αύτής τά ήλεκτρόνια και τά ιόντα, ύστερα από τήν πρώτη έστίαση, τείνουν νά προσπέσουν στό πλευρικό τοίχωμα τής άνοδου. Στήν περιοχή τής κάμψεως τού πυροβόλου τοποθετείται ένας μαγνήτης τού όποιου τό πεδίο κυρτώνει τήν τροχιά τών ήλεκτρονίων έτσι, ώστε αύτά συνεχίζουν τήν κίνησή τους κατά μῆκος τού άξονα τού σωλήνα σά νά ήταν τό πυροβόλο εύθυγραμμό. Τό πεδίο αύτό δέν ένεργει έπάνω στά ιόντα και τά τελευταία προσπίπτουν στό πλευρικό τοίχωμα και στό διάφραγμα τής άνοδου από τήν όποια και συλλέγονται. Οι πόλοι τού μαγνήτη παγιδεύσεως ιόντων περιβάλλουν τό λαιμό τού σωλήνα. Ή θέση τού μαγνήτη είναι καθορι-


σμένη και μέ αλλαγή της έλαττώνεται ή φωτεινότητα της όθόνης ή έμφανίζονται σκιές στίς γωνίες της.

Στούς σύγχρονους είκονογράφους μέ μεταλλοποιημένη όθόνη δέν άπαιτεται διάταξη ιοντικής παγίδας. Τό μεταλλικό έπιστρωμα της όθόνης ένεργει και ως ιοντική παγίδα, έπειδή τά ιόντα δέν είσχω-ρούν μέσα σ' αύτό.


Τέλος σημειώνομε ότι στούς ήλεκτροστατικούς σωλήνες δέν δημιουργεῖται κηλίδα ιόντων, έπειδή τό ήλεκτρικό πεδίο προκαλεῖ άπόκλιση τῶν ιόντων, όπως και τῶν ήλεκτρονίων.

2.7.5 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά είκονογράφων.

Τό μέγεθος ένός είκονογράφου καθορίζεται από τίς διαστάσεις της όθόνης του και από τό μήκος του. Οι διαστάσεις της όθόνης έκτιμουνται από τό μήκος της δια-γώνιας της σέ ίντσες ή έκατοστόμετρα (cm) (σχ. 2.7ζ). Στούς σύγχρονους δέκτες τηλεοράσεως χρησιμοποιούνται είκονογράφοι μέ διαγώνια όθόνης πού φθάνει τίς 25 ίντσες ή και λίγο περισσότερο.

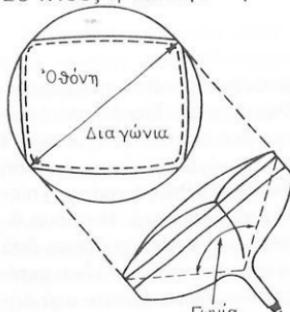

Σχ. 2.7ζ.
Τό μέγεθος της όθόνης.

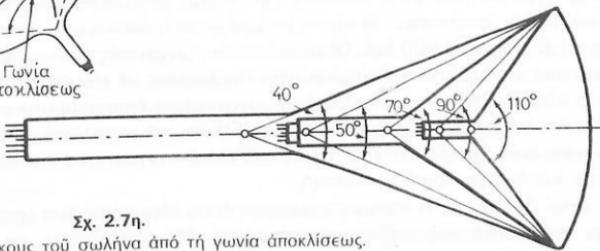

Σχ. 2.7η.

Έξαρτηση τοῦ μήκους τοῦ σωλήνα από τή γωνία άποκλίσεως.

Γιά μιά και τήν αύτή διάσταση όθόνης, όσο μεγαλύτερη είναι ή γωνία άποκλί-σεως τόσο μικρότερο γίνεται τό μήκος τής λυχνίας. Ή έλαττωση τοῦ μήκους τῆς λυχνίας σέ συνάρτηση μέ τήν αύξηση τής γωνίας άποκλίσεως φαίνεται στό σχήμα 2.7η. Είκονογράφοι μέ γωνίες άποκλίσεως 70° και 90° συναντώνται σέ δέκτες τη-λεοράσεως παλαιών κατασκευών. Οι γωνίες άποκλίσεως τῶν είκονογράφων τῶν συγχρόνων δεκτῶν είναι 110°.

Μπορεῖ νά άποδειχθεῖ ότι μέ αύξηση τής γωνίας άποκλίσεως τής δέσμης από 70° σέ 110° και μέ τίς ύπόλοιπες συνθήκες ίδεις, τό ρεύμα πού διαρρέει τά πηνία άποκλίσεως πρέπει νά αύξηθει κατά 1,44 φορές και ή ισχύς άποκλίσεως περισσότερο από 2 φορές. Γι' αυτό κατά τήν κατασκευή είκονο-γράφων μέ γωνία άποκλίσεως 110° έμφανισθηκε τό πρόβλημα αύξησεως τής δραστικότητας τοῦ συ-στήματος άποκλίσεως μέ ταυτόχρονη έλαττωση τής ισχύος άποκλίσεως. Γιά τή λύση τοῦ προβλήμα-τος αύτοῦ έλαττώθηκε ή διάμετρος τῶν πηνίων άποκλίσεως. Ή έλαττωση τής διαμέτρου τῶν πηνίων περιορίζει τό μαγνητικό πεδίο σέ μικρότερο δύκο, όποτε μεγαλώνει ή δραστικότητά του, ένω ταυτό-χρονα άπαιτεται μικρότερη ισχύς γιά τή δημιουργία του. Ή έλαττωση τής διαμέτρου τῶν πηνίων ά-

ποκλίσεως όδηγησε στήν έλάττωση καί τής διαμέτρου τοῦ λαιμοῦ τῶν είκονογράφων (σχ. 2.7η). Ἡ διάμετρος αὐτῆς έγινε, ἀπό 38 mm γιά τίς λυχνίες 70°, περίπου 29 mm γιά τίς λυχνίες 110°.

"Ενα ἀπό τά χαρακτηριστικά τῆς όθόνης τῶν είκονογράφων εἶναι καί τό σχῆμα τῆς. Οι όθόνες τῶν συγχρόνων λυχνιῶν ἔχουν σχῆμα όρθογώνιο μέ λόγο πλευρῶν (πλάτος πρός ύψος) 4:3 γιά τίς λυχνίες 70° καί 90°, ἐνώ γιά τίς λυχνίες 110°, καί γιά τεχνολογικούς λόγους, ἔγινε 5:4. Ὁ υποβιβασμός τοῦ λόγου τῶν πλευρῶν ἀπό 4:3 σέ 5:4 δημιουργεῖ κάποια δυσκολία ὅταν ἀναπαράγεται στήν όθόνη τοῦ δέκτη είκόνας μέ λόγο 4:3. "Αν, χωρίς γεωμετρικές παραμορφώσεις τῆς είκόνας, καλυφθεῖ ὅλο τό πλάτος τῆς όθόνης, παραμένει ἀκάλυπτο ἔνα μικρό τμῆμα ἀπό τό ύψος τῆς. Ἀν πάλι καλυφθεῖ ὅλο τό ύψος τῆς όθόνης ἀπό τήν είκόνα, τότε ἔνα τμῆμα ἀπό τό πλάτος τῆς είκόνας (περίπου 6%) βγαίνει ἔξω ἀπό τά περιθώρια τῆς όθόνης. Στήν πράξη γίνεται τό δεύτερο καί ἡ είκόνα ἔχει ἐλαφρώς μεγαλύτερες διαστάσεις.

2.7.6 Μηχανική ἀντοχή είκονογράφων.

'Η αὔξηση τῶν διαστάσεων τῶν είκονογράφων δημιουργεῖ προβλήματα μηχανικῆς ἀντοχῆς τῶν τοιχωμάτων καί κυρίως τῆς ἐμπρόσθιας ὁψεως. Ἐπειδὴ στό ἑσωτερικό τῶν λυχνιῶν δὲν ὑπάρχει ἀέρας, κάθε τετραγωνικό ἑκατοστόμετρο (cm^2) τῆς ἐπιφάνειάς της δέχεται ἀπό τά ἔξω τήν πίεση μᾶς ἀτμόσφαιρας, δηλαδὴ 1kg/cm². Προκειμένου γιά τό λαιμό καί τά πλευρικά τοιχώματα τῆς λυχνίας, ἡ πίεση αὐτή ἀντισταθμίζεται ἀπό τό κυλινδρικό καί κωνικό σχῆμα τους. 'Η όθόνη ὄμως, πού τέίνει νά γίνει ἐπίπεδη, ἔχει πάχος μεγαλύτερο καί κατασκευάζεται ἀπό γυαλί καλῆς ποιότητας. 'Η πίεση πού δέχεται ἡ όθόνη μᾶς λυχνίας 24" εἶναι περίπου 1,8 τόνοι (1800 kg). Οι μεγαλύτερες μηχανικές τάσεις ἐμφανίζονται στά σημεῖα πού γίνεται ἡ ἔνωση τοῦ κώνου τῆς λυχνίας μέ τήν όθόνη τῆς. Γ' αὐτό, τά σημεῖα αὐτά ἔνισχύονται μέ ειδικά προστατευτικά ἐπιστρώματα συνήθως ἀπό πολυστερίνη ἔνισχυμένη μέ γυάλινες ίνες. Ἐπίσης, τό μεταλλικό στεφάνι στηρίζεως τῆς λυχνίας στό ἔπιπλο τηλεοράσεως ἀποτελεῖ ταυτόχρονα καί προστατευτικό μέσο στήν εύασθμητή ἑκείνη περιοχή.

Παρ' ὅλα αὐτά, ἡ κακομεταχείρηση ἐνός είκονογράφου μπορεῖ νά προκαλέσει τήν ἐνδόρρηξή του (ρήξη πρός τά μέσα). Μέ τό σπάσιμο, τά θραύσματα προσκρούουν στό ἑσωτερικό τῆς λυχνίας καί ἐκτινάσσονται πρός τά ἔξω μέ δύναμη πού εἶναι ἐπικίνδυνη γιά τήν ἀσφάλεια τῶν παρευρισκομένων. Γ' αὐτό, κατά τή μεταφορά ἡ ἀντικατάσταση τῶν είκονογράφων ἀπαιτεῖται ιδιαίτερη προσοχή.

Τέλος σημειώνομε ὅτι γιά λόγους μηχανικῆς ἀντοχῆς οἱ διαστάσεις τῶν είκονογράφων μποροῦν νά αὔξηθοῦν ὡς ἔνα δρισμένο όριο. Γιά παρατήρηση είκόνων μεγάλων διαστάσεων χρησιμοποιοῦνται οἱ λεγόμενες «προβολικές» λυχνίες. Πρόκειται γιά μικρές λυχνίες μέ ἐπίπεδη όθόνη, πού ἔχει διάμετρο γύρω στά 10 cm. 'Η ἐπιταχυντική τάση εἶναι 30 — 80 kV καί τό ρεῦμα τῆς δέσμης φθάνει τό 1 mA. Οι ἐπιταχυντικές τάσεις τῶν συνηθισμένων λυχνιῶν φθάνουν ὡς τά 20 kV καί τό ρεῦμα τῆς δέσμης εἶναι συνήθως 100 — 150 μA. 'Η λαμπρότητα τῆς μικρῆς αὐτῆς όθόνης εἶναι πολύ ισχυρή. 'Η είκόνα πού σχηματίζεται σ' αὐτήν, προβάλλεται στή συνέχεια σέ μεγάλη όθόνη μέ τή βοήθεια ειδικού ὀπτικού συστήματος. Οι διαστάσεις τῆς τελευταίας μποροῦν νά φθάσουν τίς διαστάσεις κανονικῆς κινηματογραφικῆς όθόνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ

3.1 Άρχη λειτουργίας είκονοληπτῶν.

Είδαμε, ότι ή είκόνα κάθε άντικειμένου μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ώς συνδυασμός πολύ μεγάλου άριθμοῦ στοιχείων μέ διαφορετική φωτεινότητα (έδω δέν λαμβάνεται ύπόψη τό χρώμα τῶν στοιχείων). Τά μαῦρα στοιχεία τῆς είκόνας έχουν μικρή φωτεινότητα καί τά λευκά μεγάλη. Γιά τή λήψη ἡλεκτρικῶν σημάτων, πού νά ἀντιστοιχοῦν στή φωτεινότητα τῶν διαφόρων στοιχείων μιᾶς είκόνας, χρησιμοποιοῦνται ειδικές συσκευές πού όνομάζονται **είκονοληπτές**.

Ἡ λειτουργία τῶν είκονοληπτῶν στηρίζεται βασικά στό φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, τό όποιο έδω παρέχει τή δυνατότητα ἀποθηκεύσεως, σέ κατάλληλη φωτειασθητή πλάκα, ἡλεκτρικῶν φορτίων ἀντίστοιχῶν πρός τή φωτεινότητα κάθε στοιχείου μιᾶς είκόνας. Μποροῦμε νά πούμε ότι τό φωτοηλεκτρικό φαινόμενο χρησιμοποιεῖται στούς είκονοληπτές γιά τήν ἡλεκτρική «ἀποτύπωση» τῆς είκόνας σέ μία φωτειασθητή πλάκα. ᩗ ιδιόμορφη αύτή ἡλεκτρική είκόνα μετατρέπεται στή συνέχεια σέ μεταβαλλόμενο ἡλεκτρικό ρεύμα.

Τήν ἄρχη τῆς ἡλεκτρικῆς ἀποτύπωσεως είκόνων καί τῆς μετατροπῆς τους σέ ἡλεκτρικά σήματα, πού είχε μεγάλη ἐπίδραση στήν ἔξελιξη τῶν είκονοληπτῶν, θά ἔξετάσομε στή συνέχεια.

Ἐνα ἀπλό κύκλωμα φωτοκύτταρου, πού μπορεῖ νά φορτίσει ἔναν πυκνωτή C μέσα ἀπό μιάν ἀντίσταση R, φαίνεται στό σχῆμα 3.1a. ᩗ ἐκφόρτιση τοῦ πυκνωτῆς γίνεται μέ τό κλείσιμο τοῦ διακόπτη Δ. Ὁταν τό φωτοκύτταρο προσβάλλεται ἀπό γίνως καί ὁ διακόπτης είναι ἀνοικτός, ὁ πυκνωτής φορτίζεται. Σύμφωνα μέ τή σχέση:


$$i_{\Phi} = \epsilon \dot{\Phi} \quad (3.1)$$

τό φωτόρευμα ἔχαρται ἀπό τή φωτεινή ροή Φ, ἀφοῦ ή τάση V ἐφαρμόζεται ὀλόκληρη στό φωτοκύτταρο. Ἀν ή φόρτιση γίνει σέ χρόνο T, στόν πυκνωτή θά ἀποθηκευθεῖ φορτίο:

$$q_{\Phi} = i_{\Phi} T \quad (3.2)$$

Ἡ τάση στά ἄκρα τοῦ πυκνωτῆς αύξανεται ἀνάλογα μέ τό φορτίο καί εἶναι:

$$u_C = \frac{q_{\Phi}}{C} = \frac{i_{\Phi} T}{C} = \frac{\epsilon \dot{\Phi}}{C} T \quad (3.3)$$

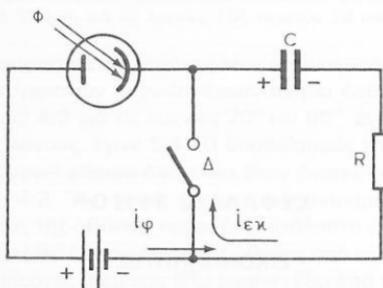

Σχ. 3.1α.

'Αρχή αποθηκεύσεως ήλεκτρικών φορτίων.

άπο διόπου φαίνεται ότι ή τάση φορτίσεως μεγαλύνει άναλογα μέ τό χρόνο T .

"Οταν ή τάση φορτίσεως τοῦ πυκνωτῆ, πού εἶναι άντιθετη μέ τήν τάση τῆς πηγῆς, φθάσει περίπου τήν τάση τῆς τελευταίας, τό φωτόρευμα διακόπτεται καί η φόρτιση τοῦ πυκνωτῆ σταματᾷ. Κλείνομε τώρα τό διακόπτη Δ , δόποτε ο πυκνωτής έκφορτίζεται μέσα από τήν άντισταση R . "Αν ή «σταθερά χρόνου» έκφορτίσεως $T = RC$ εἶναι πολύ μικρότερη από τό χρόνο φορτίσεως T , τότε τό φορτίο, πού άπεκτησε ο πυκνωτής σέ χρόνο T , τό χάνει σέ χρόνο $\tau < T$. Γιά μέσο ρεύμα έκφορτίσεως $i_{\epsilon K}$ θά έχομε (σχέση 3.2):

$$q_{\epsilon K} = i_{\epsilon K} \tau = i_{\phi} T = q_{\phi} \quad (3.4)$$

'Η σχέση αύτή έκφραζει τήν άρχη διατηρήσεως τοῦ φορτίου κατά τή φόρτιση καί έκφορτιση τοῦ πυκνωτῆ.

'Από τή σχέση (3.4) λαμβάνομε:


$$i_{\epsilon K} = i_{\phi} \frac{T}{\tau} \gg i_{\phi} \quad (3.5)$$

έπειδή εἶναι $\tau < T$.

Αύτό μέ λόγια μπορεῖ νά έκφρασθεῖ ώς έξης:

Τό μέσο ρεύμα έκφορτίσεως εἶναι τόσες φορές μεγαλύτερο από τό μέσο ρεύμα φορτίσεως, δύσες φορές ο χρόνος φορτίσεως εἶναι μεγαλύτερος από τό χρόνο έκφορτίσεως. Στήν πράξη ο λόγος T/τ μπορεῖ νά γίνει πολύ μεγάλος καί μέ ένα κύκλωμα άναλογο μέ έκεινο τοῦ σχήματος 3.1α νά προκύψει ένίσχυση τοῦ άσθενούς ρεύματος τοῦ φωτοκύτταρου.

Εἶναι εύκολο τώρα νά άντιλθούμε τή λειτουργία ένός άπλού είκονολήπτη μέ αποθήκευση ήλεκτρικών φορτίων. Στό σχήμα 3.1β φαίνεται ένα πλαίσιο πού περιέχει φωτοκύτταρα τοποθετημένα πολύ κοντά μεταξύ τους καί έτσι, ώστε νά σχηματίζουν γραμμές καί στήλες. Κάθε φωτοκύτταρο συνδέεται σέ ιδιαίτερο πυκνωτή καί δύο οι πυκνωτές έχουν ίδια χωρητικότητα. Οι δεξιοί όπλισμοί τών πυκνωτῶν συνδέονται σέ κοινή άντισταση R . Κάθε φωτοκάθοδος συνδέεται σέ ιδιαίτερη έπαφή ένός μεταγωγικού διακόπτη Δ , τοῦ όποιου ο δρομέας μέ μιά περιστροφή με-

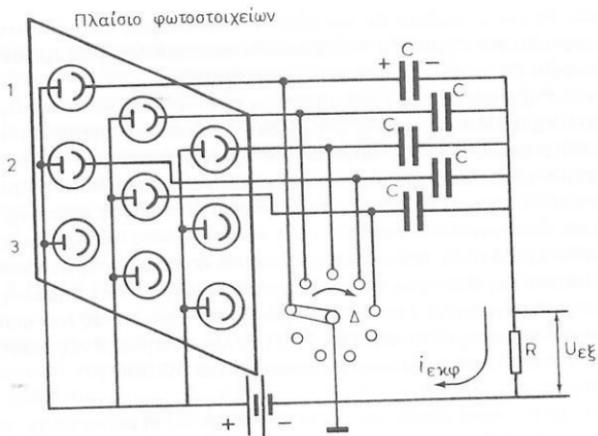

ΣΧ. 3.1β.

Στοιχειώδης είκονολήπτης μέ αποθήκευση ήλεκτρικῶν φορτίων.

ταφέρεται σε όλα τα φωτοκύτταρα και έκφορτίζει όλους τούς πυκνωτές με τή σειρά.

Ἐστοι διά πλαίσιο τῶν φωτοκυπτάρων προβάλλεται μιά εἰκόνα. Άναλογα μὲ τὴ φωτεινότητα τῶν διαφόρων στοιχείων τῆς εἰκόνας, κάθε φωτοκύπταρο θά δέχεται διαφορετική φωτεινή ροή καὶ κάθε πυκνωτής θά ἀποκτᾷ διαφορετικό φόρτιο. Ἐτσι, ἂν τὰ φωτοκύπταρα τῆς σειρᾶς 1 δέχονται λευκά στοιχεῖα τῆς εἰκόνας, τῆς σειρᾶς 2 μαύρα καὶ τῆς σειρᾶς 3 γκρίζα, οἱ τάσεις φορτίσεως τῶν ἀντιστοίχων πυκνωτῶν θά εἶναι ἀνάλογες μὲ τὴ φωτεινότητα αὐτῶν τῶν στοιχείων. Ἐπομένως, ἡ κατανομὴ φωτεινότητας στήν εἰκόνα μετατρέπεται σε κατανομὴ τάσεων (ῃ φορτίων) στὸ πλαίσιο τῶν πυκνωτῶν. Ἡ κατανομὴ αὕτη τῶν τάσεων ὄνομαζεται **ἀνάγλυφο δυναμικοῦ**.

Στό σχηματισμό τού ἀνάγλυφου δυναμικοῦ ἐργάζονται ταυτόχρονα όλα τά φωτοκύπταρα, δηλαδή χρησιμοποιεῖται ολόκληρη ἡ φωτεινή ροή τῆς ὀπτικῆς εἰκόνας. Ἡ ἑκφόρτιση ὅμως γίνεται μέ τή βοήθεια τοῦ μεταγωγικοῦ διακόπτη, ὃ ὀποῖος διαδοχικά ἑκφορτίζει τούς πυκνωτές μέσα ἀπό τήν κοινή ἀντίσταση R. Τά ἐνισχυμένα ρεύματα ἑκφορτίσεως δημιουργοῦν στά ἄκρα τῆς ἀντιστάσεως τό σῆμα εἰκόνας. Γιά τήν πρώτη σειρά τῶν φωτοκυττάρων τό σῆμα εἶναι μεγάλο (λευκά στοιχεῖα εἰκόνας), γιά τή δεύτερη μηδενικό (μαυρά στοιχεῖα) καί γιά τήν τρίτη ἔχει μιάν ἐνδιάμεση τιμή (γκρίζα στοιχεῖα).


· Ή περιγραφείσα άρχη ἀποθηκεύσεως φορτίων καὶ ἐπομένως άρχη ἀποτυπώσεως εἰκόνων μὲ τῇ μορφῇ ἡλεκτρικῶν φορτίων, χρησιμοποιεῖται εὑρύτατα στούς εἰκονολόγητες πού ἔξετάζομε στή συνέχεια.

3.2 Είκονοσκόπιο.

‘Η άνακάλυψη τοῦ εικονοσκοπίου ἀποτέλεσε ιστορική καμπή στήν ἔξελιξη τῆς τηλεοράσεως. Ἐδῶ ἐφαρμόσθηκε πρώτα ἡ ίδεα τῆς ἡλεκτρικῆς ἀποτυπώσεως

μιᾶς εἰκόνας. Τό εἰκονοσκόπιο ἄν καί εἶναι ὁ παλαιότερος εἰκονολήπτης, εἶναι τό καλύτερο πρότυπο γιά τή μελέτη τῶν φυσικῶν φαινομένων, πού ἐμφανίζονται κατά τή λειτουργία δὲλων τῶν νεωτέρων εἰκονολήπτῶν.

Βασικό ἔξαρτημα αὐτοῦ τοῦ εἰκονοσκοπίου εἶναι τὸ μωσαϊκό, τοποθετημένο σέ γυάλινο περιβλήμα εἰδικῆς μορφῆς (σχ. 3.2a). Τό μωσαϊκό ἀποτελεῖται ἀπό πάρα πολλούς πολὺ μικρούς κόκκους ἀργύρου μέ τὴναγώγῳ στρῶμα ὥξειδιον τοῦ καιοίου, πού φέρονται σέ λεπτή μονωτική πλάκα ἀπό μίκα. Ἡ ἄλλη πλευρά τῆς μίκας καλύπτεται ἀπό ἀγώγιμο ἐπίστρωμα πού ὄνομάζεται **ἄνοδος σήματος**. Οἱ κόκκοι τοῦ μωσαϊκοῦ εἶναι μονωμένοι μεταξύ τους καὶ ὡς καθένας ἐργάζεται ὡς στοιχειώδης φωτοκάθοδος. Ἀκόμη, κάθε κόκκος ἀποτελεῖ ὅπλισμό ἐνος στοιχειώδους πυκνωτῆς, τοῦ ὃποίου ὡς δεύτερος ὅπλισμός χρησιμεύει ἡ ἄνοδος σήματος. Ἡ χωρητικότητα ἐνὸς τετραγωνικοῦ ἑκατοστομέτρου (cm^2) ἐπιφάνειας τοῦ μωσαϊκοῦ ὡς πρός τήν ἄνοδο σήματος εἶναι περίπου 100 pF. Μέ συνηθισμένες διαστάσεις μωσαϊκοῦ 9×12 cm προκύπτει ὅλική χωρητικότητα 10.000 pF.

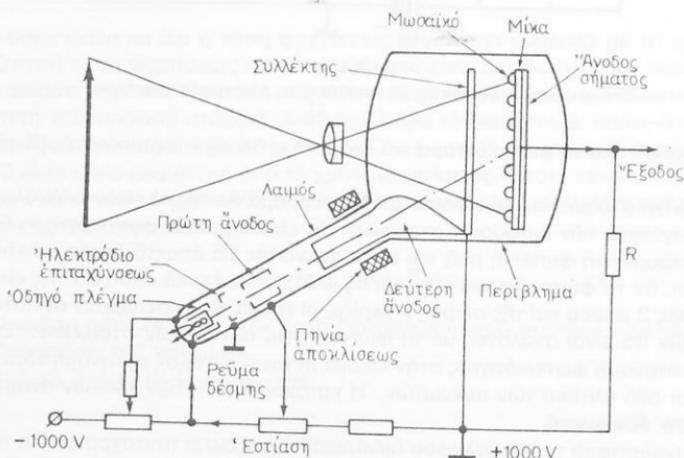

Σχ. 3.2a.
Τό εἰκονοσκόπιο μέ τή διάταξη τῶν ἔξαρτημάτων του.

Τό ἡλεκτρονικό πυροβόλο τοῦ εἰκονοσκοπίου εἶναι τοποθετημένο στὸ λαιμό τοῦ περιβλήματος καὶ μέ κάποια γωνίᾳ ὡς πρός τήν ἐπιφάνεια τοῦ μωσαϊκοῦ μέ σκοπό νά ἀφήνει ἐλεύθερο χῶρο γιά τήν πρόσπτωση τῶν φωτεινῶν ἀκτίνων. Ἡ εἰκόνα προβάλλεται ἐπάνω στὸ μωσαϊκό μέ τή βοήθεια ὅπτικῶν φακῶν.

Ἡ ἑσωτερική μεταλλική ἐπάλειψη τοῦ περιβλήματος παίζει ρόλο δεύτερης ἀνόδου τοῦ ἡλεκτρονικοῦ πυροβόλου καὶ ταυτόχρονα προορίζεται γιά τή συλλογή τῶν φωτοηλεκτρονίων καὶ τῶν δευτερογενῶν ἡλεκτρονίων, πού ἐκπέμπονται ἀπό τό μωσαϊκό. Ἡ μεταλλική αὐτή ἐπάλειψη ὄνομάζεται συνήθως **συλλέκτης**.

Μεταξύ τῆς ἀνόδου σήματος καὶ τοῦ συλλέκτη, πού εἶναι γειωμένος, συνδέεται ἡ ἀντίσταση φορτίου R στήν ὃποια ἀναπτύσσεται τό σῆμα εἰκόνας.

Μέ τήν προβολή τῆς εἰκόνας στήν ἐπιφάνεια τοῦ μωσαϊκοῦ, φεύγουν ἀπό τούς

φωτοευαίσθητους κόκκους του φωτοηλεκτρόνια. Τό ποσό τών έξερχομένων φωτηλεκτρονίων θά είναι προσεγγιστικά άνάλογο μέ το φωτισμό τών κόκκων τού μωσαϊκού. Ό μεγαλύτερος άριθμός ήλεκτρονίων θά φεύγει από τούς κόκκους στούς όποιους προβάλλονται λευκά στοιχεία είκονας (μεγάλος φωτισμός). Ό μικρότερος, από τούς κόκκους στούς όποιους προβάλλονται μαύρα στοιχεία είκονας (μικρός φωτισμός) και ό ένδιαμεσος άριθμός ήλεκτρονίων θά φεύγει από τούς κόκκους στούς όποιους προβάλλονται γκρίζα στοιχεία είκονας (ένδιαμεσος φωτισμός). Οι κόκκοι δημιουργούνται όπλισμοι τών στοιχειωδών πυκνωτών τού μωσαϊκού και αφού χάνουν ήλεκτρόνια, οι πυκνωτές φορτίζονται, όπως και οι πυκνωτές τού σχήματος 3.1β. Ή τάση φορτίσεως τους θά είναι άναλογη μέ τόν άριθμό τών ήλεκτρονίων πού έχασαν οι κόκκοι, δηλαδή άναλογη μέ τή φωτεινότητα τών ξεχωριστών στοιχείων τής είκονας. "Ετοι, έπάνω στό μωσαϊκό «άποτυπώνεται» ή είκονα μέ τή μορφή τάσεων φορτίσεως τών στοιχειωδών πυκνωτών του.

Γιά τήν έκφροτηση τώρα τών πυκνωτών και έπομένως τή δημιουργία τού σήματος είκονας, χρησιμεύει ή ήλεκτρονική δέσμη τού πυροβόλου. Ή ήλεκτρονική δέσμη, πού παίζει έδω τό ρόλο τού μεταγωγέα τού σχήματος 3.1β διερευνών περιοδικά τήν έπιφανεια τού μωσαϊκού και μεταφέρει στούς κόκκους τού ήλεκτρονία. Οι κόκκοι κρατοῦν από τή δέσμη δύο ήλεκτρονία έχασαν μέ τήν προβολή τής είκονας και έπομένως οι στοιχειώδεις πυκνωτές έκφροτίζονται. Ή διαδοχική έκφροτηση τών άνομοιμορφών φορτισμένων στοιχειωδών πυκνωτών τού μωσαϊκού, προκαλεῖ τήν κυκλοφορία μεταβαλλόμενου ρεύματος μέσα από τήν άντισταση φορτίου R, τό όποιο δημιουργεῖ τό σήμα είκονας.


Η λειτουργία τού είκονοσκοπίου όπως τήν περιγράψαμε είναι έντελώς στοιχειώδης, γιατί δέ λάβαμε ύπόψη τή δευτερογενή έκπομπή ήλεκτρονίων πού σημειώνεται, δταν τό μωσαϊκό βομβαρδίζεται από τήν ήλεκτρονική δέσμη. Μιά λειπομέρεστηρ μελέτη τής λειτουργίας τού είκονοσκοπίου μπορεῖ νά γίνει σε τρία στάδια. Στό πρώτο έξετάζεται ή διερεύνηση τού μωσαϊκού, από τήν ήλεκτρονική δέσμη, δταν είναι άφωτο, στό δεύτερο ή σχηματισμός τού άναγλυφου δυναμικού στο μωσαϊκό και στό τρίτο ή δημιουργία τού σήματος είκονας.

3.2.1 Διερεύνηση άφωτοτου μωσαϊκού.

"Ας ύποθεσομε δτι τό μωσαϊκό τού είκονοσκοπίου διερευνάται από τήν ήλεκτρονική δέσμη χωρίς νά προβάλλεται σ' αύτό ή είκόνα, δηλαδή δταν είναι ακόμη άφωτο. Τά ήλεκτρόνια τής δέσμης προσπίπουν στό άφωτο μωσαϊκό μέ μεγάλη ταχύτητα, πού καθορίζεται από τήν τάση τού συλλέκτη (περίπου 1000V), και προκαλοῦν τήν έξοδο δευτερογενών ήλεκτρονίων από τούς κόκκους του. Έξ αίτιας αύτού τού βομβαρδίζομενο από τήν ήλεκτρονική δέσμη τημά τού μωσαϊκού απόκτη θετικό δυναμικό ώς πρός τό συλλέκτη, πού μπορεῖ νά φθασει τήν τιμή τών 3 V. "Ένας άριθμός δευτερογενών ήλεκτρονίων, πού είναι ίσος άκριβώς μέ τόν άριθμό τών πρωτογενών ήλεκτρονίων τής δέσμης, φθάνει στό συλλέκτη και από έκει στήν κάθοδο τού πυροβόλου μέσα από τήν πηγή τροφοδοτήσεως. Τά ύπόλοιπα δευτερογενή ήλεκτρόνια έπιστρέφουν στό μωσαϊκό και διασκορπίζονται σε όλα τά τμήματα του, πού έκεινη τή στιγμή δέν προσβάλλονται από τή δέσμη. Τά τμήματα αύτά τού μωσαϊκού, πού δέχονται τά δευτερογενή ήλεκτρόνια, απόκτουν άρνητικό δυναμικό 1,5 V ώς πρός τό συλλέκτη. "Ετοι, κατά τή διερεύνηση τής άφωτότης έπιφανειας τού μωσαϊκού από τήν ήλεκτρονική δέσμη, τό δυναμικό κάθε στοιχείου του, τή στιγμή τού βομβαρδισμού του από τή δέσμη, άνεβαίνει ώς τά +3 V, ένω τόν ύπόλοιπο χρόνο πέφτει ώς τό -1,5 V. Τά δυναμικά +3 V και -1,5 V είναι άριστα και, δταν δείχνουν ή θεωρία και ή πράξη, δέν μπορούν νά ζεπερασθούν ποτέ.

"Η καμπύλη μεταβολή τού δυναμικού ένός άφωτοτου στοιχείου τής έπιφανειας τού μωσαϊκού φαίνεται στό σχήμα 3.2β(a).

"Η άποτομή αύξηση τού δυναμικού τού μωσαϊκού ώς τά +3 V και ή βαθμιαία πτώση του ώς τό -1,5 V είναι άκριβώς ή ίδια για όλη τήν όμάδα τών κόκκων, πού προσβάλλεται από τή δέσμη. Ή χωρητική έπιδραση δλων μαζί τών κόκκων έπάνω στήν διαδικασία στοιχείου της έπιφανειας τού μωσαϊκού

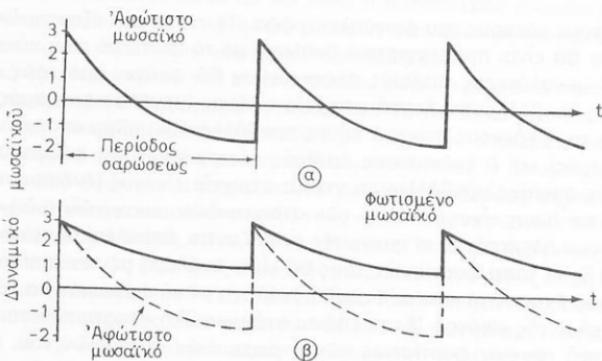

Σχ. 3.2β.
Καμπύλες μεταβολής του δυναμικού του μωσαϊκού.

ἔτσι μεταξύ τοῦ μωσαϊκοῦ καὶ τῆς ἀνόδου σήματος, δηλαδὴ μεταξύ τῶν ὀπλισμῶν τῶν στοιχειῶν πυκνωτῶν, ἀποκαθίσταται μία σταθερή καὶ πολὺ μικρή θετική τάση. Γνωρίζομε δῆμας ὅτι, μέτα σταθερή διαφορά δυναμικοῦ μεταξύ τῶν ὀπλισμῶν ἐνός πυκνωτῆς, δέν δημιουργεῖται ρεῦμα. Ἐπομένως, κατά τὴ διερεύνηση τοῦ ἀφώτιστου μωσαϊκοῦ ἀπό τὴν ἡλεκτρονική δέσμη, τὸ εἰκονοσκόπιο δέν παρέχει σήμα στὴν ἔξοδο του.

3.2.2 Σχηματισμός ἀνάγλυφου δυναμικοῦ.

Μέ τὴν προβολὴ τῆς εἰκόνας στὴν ἐπιφάνεια τοῦ μωσαϊκοῦ, ἀπό τὰ φωτιζόμενα στοιχεῖα του ἔξερχονται φωτολεκτρόνια, ἀπό τὰ ὅποια μερικά φθάνουν στὸ συλλέκτη καὶ μερικά ἐπιστρέφουν στὸ μωσαϊκό. Τὸ ποσό τῶν ἔξερχομένων φωτολεκτρονίων θά εἶναι προσεγγιστικά ἀνάλογο μὲ τὸ φωτισμὸ τῶν ἔχωριστων στοιχείων τοῦ μωσαϊκοῦ. Τὰ ἔξερχόμενα φωτολεκτρόνια ἀντισταθμίζουν μερικῶς τὴν ἐλάττωση τοῦ δυναμικού τοῦ μωσαϊκοῦ, ποὺ σημειώνεται ἀπό τὴν ἐπιστροφὴ τῶν δευτερογενῶν ἡλεκτρονίων. "Ετοι, τὸ δυναμικὸ τῶν φωτισμένων στοιχείων τοῦ μωσαϊκοῦ θά εἶναι μεγαλύτερο (περίπου + 1 V) ἀπό τὸ δυναμικὸ τῶν ἀφώτιστων στοιχείων (- 1,5 V)." Οταν τὰ φωτισμένα στοιχεῖα τοῦ μωσαϊκοῦ βομβαρδίζονται ἀπό τὴν ἡλεκτρονική δέσμη, τὸ δυναμικό τους θά ἀνυψώνεται ἀπό τὸ + 1 V ὥς τὰ + 3 V. "Οσο μεγαλύτερος εἴναι ὁ φωτισμός δεδομένου στοιχείου, τόσο πλοσιέστερα πρός τὴν ὄριακή τιμὴ τῶν + 3 V θά βρισκεται τὸ δυναμικό του κατά τὴ στιγμὴ τοῦ βομβαρδισμοῦ του ἀπό τὴ δέσμη." Ή καμπύλη μεταβολῆς τοῦ δυναμικοῦ ἐνός φωτισμένου στοιχείου τοῦ μωσαϊκοῦ φαίνεται στὸ σχῆμα 3.2β(β).

Η κατανομὴ δυναμικοῦ πού δημιουργεῖται στὰ ίδιατερα στοιχεῖα τοῦ μωσαϊκοῦ, λόγῳ τῆς φωτολεκτρονικῆς ἑκπομπῆς, λίγο πρὶν ἀπό τὸ βομβαρδισμό τους ἀπό τὴ δέσμη, εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴ φωτεινότητα τῶν διαφόρων στοιχείων τῆς προβαλλόμενης εἰκόνας. Μέ τὴν κατανομὴ αὐτῆς, πού τὴν ὄνομάσαμε ἡδη «ἀνάγλυφο δυναμικοῦ», γίνεται ἡλεκτρική «ἀποτύπωση» τῆς εἰκόνας στὸ μωσαϊκό.

3.2.3 Δημιουργία σήματος εἰκόνας.

Κατὰ τὴν περιοδική διερεύνηση τῆς φωτιζόμενης ἐπιφάνειας τοῦ μωσαϊκοῦ ἀπό τὴν ἡλεκτρονική δέσμη ἀπό τὴν ἀνύψωση τοῦ δυναμικοῦ δῶλων τῶν στοιχείων του ὡς τὴν ὄριακή τιμὴ τῶν + 3 V, ὁ ἀριθμός τῶν δευτερογενῶν ἡλεκτρονίων πού ἐπιστρέφουν στὸ συλλέκτη δέν εἶναι σταθερός. Εἶναι φανερό ὅτι ἀπό τὰ στοιχεῖα πού ἔχουν πολὺ ψηφλὸ δυναμικὸ θά φεύγουν λιγότερα ἡλεκτρόνια παρά ἀπό τὰ στοιχεῖα πού ἔχουν πολὺ χαρηλό δυναμικό. Ή ἀνιση ἑκπομπή δευτερογενῶν ἡλεκτρονίων ἀπό τὰ στοιχεῖα τοῦ μωσαϊκοῦ προκαλεῖ διαταραχὴ τῆς ἡλεκτρικῆς ισορροπίας μεταξύ τῶν ἡλεκτρονίων πού φέρνει ἡ δέσμη στὸ μωσαϊκό καὶ ἑκείνων πού φεύγουν ἀπό αὐτὸν πρὸς τὸ συλλέκτη. Ή διαταραχὴ αὐτῆς ἐπιδρᾶ χωρητικῶς στὴν ἀνοδό σήματος καὶ τὴν ἀναγκάζει νά διώξει πρὸς τὴν πηγὴ τόσα ἡλεκτρόνια, ὅσα ἀπαιτούνται κάθε φορά γιά νά συμπληρωθοῦν τὰ ἡλεκτρόνια τῆς δέσμης. "Ετοι, ἀπό

τὴν ἀντίσταση τοῦ φορτίου κυκλοφορεῖ μεταβαλλόμενο ρεῦμα, πού δημιουργεῖ τὸ σῆμα εἰκόνας. "Οσο πού φωτισμένο ἔναι τὸ βομβαρδίζομενο στοιχεῖο τοῦ μωσαϊκοῦ τόσο ὑψηλότερο είναι τὸ δυναμικό του καὶ ἐπομένως τόσο μικρότερο θά ἔναι τὸ ρεῦμα συλλέκτη καὶ τόσο μεγαλύτερο τὸ ρεῦμα τῆς ἀνόδου σήματος. Ἔτοι, ἡ αὔξηση τῆς φωτεινότητας τοῦ βομβαρδίζομενου στοιχείου ἀντιστοιχεῖ στὴν ἐμφάνιση ἀρνητικοῦ σήματος στὴν ἔξοδο. Ἐπειδὴ συνεχῆς συνιστώσα δὲν μπορεῖ νά περάσει ἀπό τὴν χωρητικότητα, πού σχηματίζεται μεταξὺ μωσαϊκοῦ καὶ ἀνόδου σήματος, ἡ ἀντίσταση φορτίου δὲν διαρρέεται ἀπό ρεῦμα ἀνάλογο μέ τὴ μέση φωτεινότητα τῆς μεταδόμενης εἰκόνας.

Κατὰ τὸ βομβαρδισμὸν ἀφωτίστων στοιχείων τοῦ μωσαϊκοῦ, τὸ ρεῦμα συλλέκτη ισοῦται μέ τὸ ρεῦμα τῆς ἀρχικῆς δέσμης. Ἡ ὑπαρξη "ἀνάγλυφου δυναμικοῦ" ἀνύψωσε τὸ δυναμικό τοῦ μωσαϊκοῦ ὡς πρὸς τὸ συλλέκτη. Ἡ ἀνύψωση τοῦ δυναμικοῦ τοῦ μωσαϊκοῦ δημιουργεῖ ἐπιβραδυντικό πεδίο γιά τὰ δευτερογενῆ ἡλεκτρόνια πού πετοῦν πρὸς τὸ συλλέκτη μέ ἀπότελεσμα τὸ ρεῦμα τοῦ τελευταίου νά ἐλαττώνεται. Στὴν ὄριακή περίπτωση οὔτε ἔνα ἀπό τὰ δευτερογενῆ ἡλεκτρόνια δὲν μπορεῖ νά φύγει ἀπό τὸ μωσαϊκό καὶ τὸ ρεῦμα συλλέκτη μηδενίζεται. Ἔτοι, τὸ ρεῦμα συλλέκτη μπορεῖ νά μεταβάλλεται μόνον στὰ δριαὶ ἀπό μηδέν ὡς τὸ μέγεθος πού εἶναι ίσο μέ τὸ ρεῦμα τῆς ἀρχικῆς δέσμης. Στὰ ίδια δριαὶ μπορεῖ νά μεταβλέπεται καὶ τὸ ρεῦμα σήματος. Ἐπομένως, τὸ ρεῦμα σήματος τοῦ εἰκονοσκοπίου δὲν μπορεῖ νά υπερβεῖ τὴν τιμὴν τοῦ ρεύματος τῆς δέσμης.

3.2.4 Πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τοῦ εἰκονοσκοπίου.

Τά **πλεονεκτήματα** τοῦ εἰκονοσκοπίου εἶναι:

- Ἡ παροχὴ εἰκόνας μέ μεγάλη σαφήνεια.
- Οἱ μικροί ἐσωτερικοί του θόρυβοι.
- Ἡ καλή μεταφορά κλιμακώσεως τῆς φωτεινότητας.
- Ἡ μεγάλη διάρκεια ζωῆς καὶ
- Ἡ ύψηλή σταθερότητα σήματος.

Τά **μειονεκτήματά** του εἶναι:

- Ἡ χαμηλή εύαισθησία.
- Ἡ ἐμφάνιση τραπεζοειδοῦς παραμορφώσεως στὴν εἰκόνα.
- Ἡ ἐμφάνιση μαύρων κηλίδων στὴν εἰκόνα καὶ
- Ἡ ἔξαρτηση τῆς εύαισθησίας του ἀπό τὸ φωτισμό.

Ἐπειδὴ τὸ εἰκονοσκόπιο ἔχει μικρή εύαισθησία, ἀπαιτεῖται ἀρκετά ισχυρός φωτισμός τῶν προβαλλομένων ἀντικειμένων (5000 - 10.000 Lx). Τέτοιοι φωτισμοί μποροῦν νά δημιουργηθοῦν μόνο στά στούντιο. Σήμερα ὅμως οὔτε καὶ στά στούντιο χρησιμοποιεῖται τὸ εἰκονοσκόπιο. Τό συναντᾶ κανείς σέ ειδικές περιπτώσεις, ὅπως, π.χ., κατά τὴν ἐκπομπή κινηματογραφικῶν ταινιῶν, ὅπου γίνεται χρήση τῶν πλεονεκτημάτων του καὶ κυρίως τῆς μεγάλης σαφήνειας τῆς εἰκόνας καὶ τῶν χαμηλῶν ἐσωτερικῶν θορύβων.

"Ἄς ἔξετάσουμε τά μειονεκτήματα τοῦ εἰκονοσκοπίου.

Ἡ χαμηλή εύαισθησία ἔχειγεται ὡς ἔξης:

Ἐπειδὴ μεταξὺ μωσαϊκοῦ καὶ συλλέκτη δέν ἐφαρμόζεται τάσῃ, ἔνα μικρό μόνο μέρος ἀπό τὰ φωτηλεκτρόνια φθάνουν στὸ συλλέκτη. Σημαντικό τρήμα τῶν φωτηλεκτρονίων, πού ἔχερχονται ἀπό τὸ μωσαϊκό, ἐπιστρέφουν πάλι στὴν ἐπιφάνειά του. Στό συλλέκτη φθάνουν μόνο τά φωτηλεκτρόνια πού ἔχουν σχετικά μεγάλη ἀρχική ταχύτητα κατά τὴν ἔξοδο τους ἀπό τὸ μωσαϊκό.


Ἡ ἐπιστροφὴ φωτηλεκτρονίων στὸ μωσαϊκό ἐλαττώνει τὸ "βάθος" τοῦ ἀνάγλυφου δυναμικοῦ, δηλαδή ἀπόθηκευνται τώρα λιγότερα φορτία στούς φωτεινούς κόκκους καὶ ἐπομένως οἱ τελευταίοι παρέχουν μικρότερο ρεῦμα σήματος ὅταν ἐκφορτίζονται. Ἔτοι, ἡ εύαισθησία τοῦ μωσαϊκοῦ ἐμφανίζεται μειωμένη καὶ τὸ σῆμα εἰκόνας ἔναι περίπου 15 - 20 φορές μικρότερο ἀπό ἐκεῖνο πού θά είχαμε ἄν διλα τά φωτηλεκτρόνια ἔθαναν στὸ συλλέκτη.

Ἡ τραπεζοειδής παραμόρφωση τῆς εἰκόνας ὀφείλεται στὸ ὅτι ἡ ἡλεκτρονική δέσμη σχηματίζει, μέ τὴν κάθετα στήν ἐπιφάνεια τοῦ μωσαϊκοῦ, γωνία περίπου 30°. Λόγω τῆς κλίσεως αὐτῆς καὶ ὅταν ἡ

γνωνία άποκλίσεως τής δέσμης παραμένει ή ίδια, οι κατώτερες γραμμές σαρώσεως τοῦ μωσαϊκοῦ εἶναι βραχύτερες από τίς άνωτερες (σχ. 3.2γ'). Γιά τὴν κατάργηση τῆς τραπεζοειδούς παραμόρφωσεως τά πηνία δριζόνται άποκλίσεως τής δέσμης διαρρέονται από πριονωτό ρεύμα είδικῆς μορφῆς.

Ἡ μαύρη κηλίδα δημιουργεῖται από τὸ διὰ τὰ δευτερογενή ἡλεκτρόνια πού ἐπιστρέφουν στὸ μωσαϊκό, κατανέμονται ἀνίσα στὴν ἐπιφάνεια του. Τὰ περισσότερα πέφτουν στὸ κέντρο τοῦ μωσαϊκοῦ καὶ στὸ τρίγμα αὐτὸ τὸ δυναμικό του ἐλαττώνεται ἥ, ὅπως λέγεται, ἐμφανίζεται ἐκεῖ ἔνας «λάκκος δυναμικοῦ». Ἡ μορφὴ τοῦ «λάκκου» καὶ ἡ θέση του στὴν ἐπιφάνεια τοῦ μωσαϊκοῦ μεταβάλλονται, ἐπειδὴ ἔξαρτῶνται από τὸ χαρακτήρα τῆς μεταδίδομενης εἰκόνας πού ἐπιδρᾶ στὴν κατανομὴ τοῦ δυναμικοῦ. Στὴν οὖθαν τοῦ εἰκονογράφου τοῦ δέκτη, ὁ «λάκκος δυναμικοῦ» ἐμφανίζεται μὲ τὴ μορφὴ ἐλαττώσεως τῆς λαμπρότητας σὲ ἔνα τρίγμα τῆς εἰκόνας, γι' αὐτὸ καὶ ὄνομάζεται «μαύρη κηλίδα». Γιά τὴν ἀπομάκρυνση τῶν μαύρων κηλίδων από τὴν εἰκόνα, χρησιμοποιοῦνται εἰδικά κυκλώματα στὸ εἰκονοσκόπιο πού δημιουργοῦν σήματα ἀντισταθμίσεως τῶν «λάκκων δυναμικοῦ».

Τέλος, ἡ ἔξαρτηση τῆς εύαισθησίας τοῦ μωσαϊκοῦ τοῦ εἰκονοσκοπίου ἀπό τὸ φωτισμό ἔιναι ἐπίσης ἔνα μειονέκτημα. Στὰ πολὺ φωτιζόμενα τρίγματα τοῦ μωσαϊκοῦ τὸ δυναμικό ισορροπίας μεγαλώνει καὶ ἐνισχύεται τὸ ἀρνητικό φορτίο χώρου κοντά τους. Τὸ φορτίο αὐτὸ ἀντιτίθεται στὴν ἔξοδο φωτοεικονογράφων από τὸ μωσαϊκό, μὲ ἀποτέλεσμα νά ἐλαττώνεται ἡ εύαισθησία του.

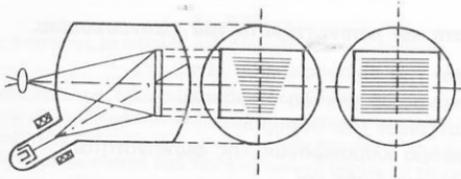

Σχ. 3.2γ.

Ἡ τραπεζοειδῆς παραμόρφωση τῆς εἰκόνας στὸ εἰκονοσκόπιο.

3.3 Ὑπερεικονοσκόπιο.


Μέ σκοπό τὴν κατάργηση τῶν μειονεκτημάτων τοῦ εἰκονοσκοπίου καὶ κυρίως τὴν αὔξηση τῆς εύαισθησίας του, κατασκευάσθηκε ἔνα νέο εἰκονοσκόπιο μὲ «μεταφορά εἰκόνας», πού ὄνομάζεται «ὑπερεικονοσκόπιο».

Ἡ διάταξη τῶν ἔξαρτημάτων τοῦ ὑπερεικονοσκοπίου φαίνεται στὸ σχῆμα 3.3α. Ἡ ἐργασία τῆς ἐκπομπῆς φωτοεικονογράφων καὶ τῆς ἀποθηκεύσεως φορτίων, πού γίνεται από τὸ μωσαϊκό τοῦ εἰκονοσκοπίου, ἐδῶ κατανέμεται μεταξύ δύο ἀνεξαρτήτων ἡλεκτροδίων: τῆς **φωτοκαθόδου** καὶ τοῦ **στόχου**.

Ἡ φωτοκάθοδος ἔιναι ἔνα ἡμιδιάφανο στρῶμα φωτοευπαθοῦς οὐσίας προσκολλημένης στὴν ἐσωτερική ἐπιφάνεια τοῦ σωλήνα. Οἱ φωτεινές ἀκτίνες προσπίπτουν στὴ φωτοκάθοδο ἀπό τὴν πλευρά τὴν ἀντίθετη πρὸς τὴ διεύθυνση τῶν ἐκπεμπομένων φωτοεικονογράφων. Ἡ φωτοκάθοδος φέρει ἀρνητικό δυναμικό ὡς πρὸς τὸ συλλέκτη μερικῶν ἐκανονάδων βόλτη.

Ὁ στόχος διαφέρει ἀπό τὸ μωσαϊκό τοῦ εἰκονοσκοπίου. Οἱ κόκκοι του δέν εἶναι φωτοευπαθεῖς, ἀλλά εἶναι κατάλληλοι γιά τὴν ἐκπομπή δευτερογενῶν ἡλεκτρονίων, ὅπως προσπίπτουν ἐπάνω τους πρωτογενή ἡλεκτρόνια.

Ἐπειδή τὸ δυναμικό τοῦ στόχου διατηρεῖται περίπου ἵσο μὲ τὸ δυναμικό τοῦ συλλέκτη, μεταξύ τῆς φωτοκαθόδου καὶ τοῦ στόχου σχηματίζεται ἐπιταχυντικό ἡλεκτρικό πεδίο, πού ύποχρεώνει ὅλα τὰ ἔξερχομενα ἀπό τὴν κάθοδο φωτοεικονογράφων νά προσπίπτουν στὸ στόχο. Τὸ μαγνητικό πεδίο ἐστιάσεως, πού δημιουργεῖται ἀπό εἰδικό πηνίο, κατευθύνει τίς τροχιές τῶν φωτοεικονογράφων κατά μῆκος τῶν δυναμικῶν γραμμῶν καὶ ἔτσι συμβάλλει στὴν κάθετη πρόσπιπτωσή τους στὴν

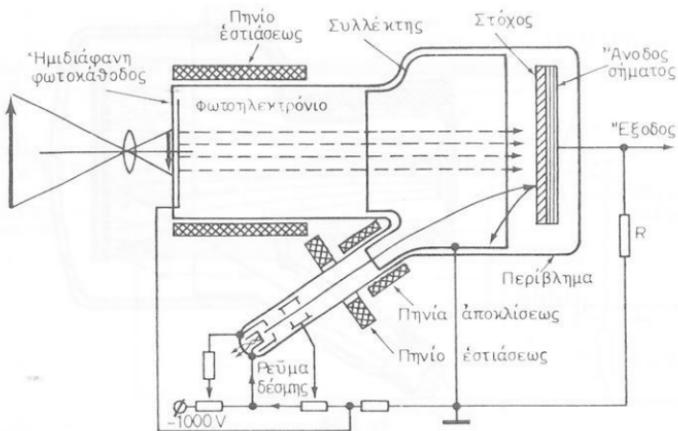

Σχ. 3.3a.

Τό ύπερεικονοσκόπιο μέ τή διάταξη τῶν ἔξαρτημάτων του.

έπιφανεια τοῦ στόχου. Τά φωτοηλεκτρόνια ἀποκτοῦν σημαντική ταχύτητα στό ἐπιταχυντικό πεδίο καὶ ἐκβάλλουν ἀπό τό στόχο δευτερογενή ἡλεκτρόνια σέ ποσότητα ἀνάλογη μέ τό φωτισμό τῶν ἀντιστοίχων στοιχείων τῆς φωτοκαθόδου. "Ετοι, δημιουργεῖται στό στόχο τό «ἀνάγλυφο δυναμικοῦ», πού εἶναι ἀνάλογο μέ τή φωτεινή εἰκόνα πού προβάλλεται στήν φωτοκάθοδο. "Η διεργασία σχηματισμοῦ τῆς δευτερογενούς αὐτῆς εἰκόνας στό στόχο μέ τή βοήθεια τῶν φωτοηλεκτρονίων τῆς φωτοκαθόδου, πῆρε τήν ὄνομασία μεταφορά ἡλεκτρονικῆς εἰκόνας.

"Η μετατροπή τοῦ ἀνάγλυφου δυναμικοῦ σέ σῆμα εἰκόνας γίνεται, ὅπως καὶ στό είκονοσκόπιο, μέ τή διερεύνηση τῆς ἐπιφάνειας τοῦ στόχου ἀπό τήν ἡλεκτρονική δέσμη τοῦ πυροβόλου.


"Η εύαισθησία τοῦ ύπερεικονοσκοπίου εἶναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερη ἀπό ἑκείνη τοῦ είκονοσκοπίου.

"Άλλο πλεονέκτημα εἶναι ἡ μεγέθυνση τῆς εἰκόνας, πού μποροῦμε νά πετύχομε (σχ. 3.3β). Μέ είδική μορφή τοῦ πηγίου έστιάσεως, δημιουργοῦμε ἀπόκλιση τῶν δυναμικῶν γραμμῶν τοῦ πεδίου του ἀπό τή φωτοκάθοδο πρός τό στόχο, ὅπως φαίνεται στό σχήμα. Στήν περίπτωση αὐτή οι τροχιές τῶν φωτοηλεκτρονίων ἀποκλίνουν κατά τόν ἴδιο τρόπο καὶ μέ τήν πρόσπιπωση τῶν τελευταίων στό στόχο σχηματίζεται μεγεθυσμένη ἡλεκτρονική εἰκόνα.

Τό ύπερεικονοσκόπιο διατηρεῖ τά μειονεκτήματα τῆς τραπεζοειδοῦς παραμορφώσεως καὶ τῆς μαύρης κηλίδας πού ἔχει καὶ τό ἀπλό είκονοσκόπιο.

Τό ύπερεικονοσκόπιο, λόγω τῆς μεγαλύτερης εύαισθησίας του, σέ σύγκριση μέ τό είκονοσκόπιο, μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τηλεοπτικές ἐκπομπές μέ συνηθισμένο φωτισμό. "Υπάρχουν ύπερεικονοσκόπια πού γιά τήν κανονική τους λειτουργία χρειάζονται φωτισμό 400 - 500 Lx.

Σήμερα χρησιμοποιεῖται βασικά στά στούντιο γιά τή μετάδοση κινηματογραφικῶν ταινιῶν.

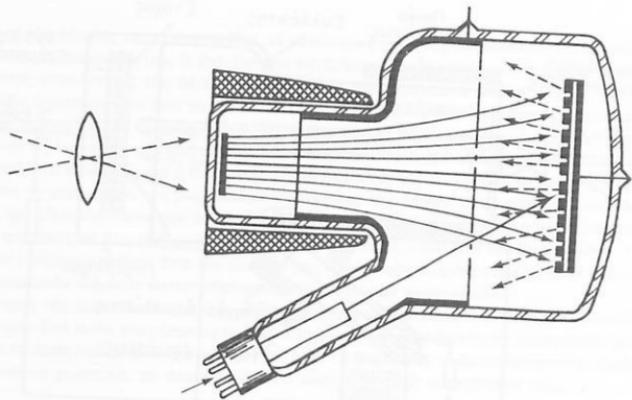

Σχ. 3.3β.
Η μεγέθυνση τής εικόνας μέ τό ύπερεικονοσκόπιο.

Η μεγαλύτερη εύαισθησία τοῦ ύπερεικονοσκόπου σέ σύγκριση μέ τό άπλό εικονοσκόπιο ὀφείλεται στούς ἔξις λόγους:

— Η φωτεινή ροή πού προσπίπτει στή φωτοκάθοδο, χρησιμοποιεῖται όλοκληρη, ἐπειδή ἡ φωτοκάθοδος είναι συμπαγής καὶ δῆ μωσαϊκό.

— Χρησιμοποιεῖται όλοκληρη ἡ φωτοεκπομπή, ἐπειδή μεταξύ φωτοκάθοδου καὶ στόχου υπάρχει ἐστόχο.

— Γίνεται ἐκμετάλλευση τῆς διευτερογενούς ἑκπομπῆς τοῦ στόχου γιά τό σχηματισμό τοῦ ἀνάγλυφου δυναμικοῦ. Κάθε φωτοηλεκτρόνιο ἔλευθερώνει πολλαπλάσιο ἀριθμό ἡλεκτρονίων ἀπό τό στόχο καὶ ἔτσι ἡ εικόνα «ἀποτυπώνεται» ἐκεῖ βαθύτερα ἀπό δ, πι στή φωτοκάθοδο. Ἐπομένως καὶ τό πτώμα σήματος είναι τώρα μεγαλύτερο.


3.4 Ὀρθικό.

Τό ὄρθικό δέν χρησιμοποιεῖται σήμερα στήν τηλεοπτική τεχνική, ἀλλά τό ἔξετάζομε γιατί ἀπότούς προηγούμενους εικονολήπτες είναι ἡ χρησιμοποίηση ἀργῶν ἡλεκτρονίων γιά τήν ἔξερεύνηση τοῦ μωσαϊκοῦ τῆς.

Ἡ διάταξη τῶν ἡλεκτροδίων τοῦ ὄρθικοῦ φαίνεται στό σχήμα 3.4. Ἐχει συνηθισμένο ἡλεκτρονικό πυριβόλο, στήν κάθοδο τοῦ ὅποιου ἔφαρμόζεται χαμηλή σχετικά ἐπιταχυντική τάση (200 - 300 V). Ὑστερα ἀπό τήν ἀνοδο τοποθετεῖται ὁ συλλέκτης σέ μορφή δίσκου μέ ἀνοιγμα στό κέντρο πού φέρει τό δυναμικό τῆς ἀνόδου. Γά νά είναι καλή ἡ ποιότητα τῆς ἐστιάσεως μέ μικρή ταχύτητα ἡλεκτρομαγνητικοῦ αὐτό πεδίου δημιουργεῖται ἀπό ἓνα εύθυγραμμό πρνίο πού περιβάλλει όλοκληρο τό σωλήνα.

Ἡ ἀπόκλιση τῆς δέσμης κατά τήν δριζόντια κατεύθυνση είναι ἡλεκτροστατική, ἐνῶ κατά τήν κατακές ἡλεκτρικές γραμμές, ἐνῶ ἡ ἀπόκλιση ἀπό τό μαγνητικό πεδίο γίνεται κάθετα στή δυναμικών γραμμῶν. Τά ἡλεκτρόνια ὅταν βγαίνουν ἀπό τά πεδία ἀπόκλισεως, κινοῦνται κατά μῆκος τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν τοῦ πεδίου ἐστιάσεως καὶ ἔτσι προσπίπτουν στό μωσαϊκό σχεδόν κάθετα στήν ἐπιφάνεια του. Ἡ εικόνα προβάλλεται στό μωσαϊκό ἀπό τήν πλευρά τῆς ἀνόδου σήματος, γι' αὐτό ἡ ἀνοδος κατασκευάζεται ἀπό ἡμιδάφανο ἀγώγιμο ὄλικο.

Τό μωσαϊκό τοῦ ὄρθικοῦ ἔχει τό δυναμικό τῆς καθόδου. Ἐτσι, μεταξύ μωσαϊκοῦ καὶ συλλέκτη δη-

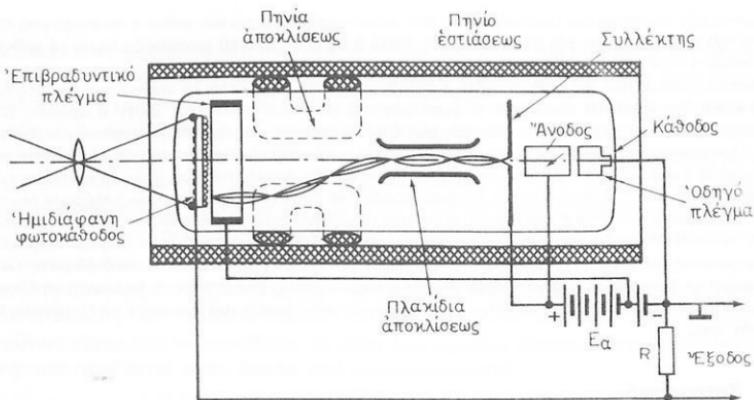

Σχ. 3.4.
Διάταξη των ήλεκτροδίων της όρθικον.

μιούργεται ίσχυρό έπιβραδυντικό πεδίο, κατά τη διεύθυνση «συλλέκτης - μωσαϊκό» και ίσχυρό έπιταχυντικό πεδίο κατά την άντιθετη διεύθυνση. Αυτό έξασφαλίζει άπο τό ένα μέρος τήν πρόσπωση τῶν ήλεκτρονίων τῆς δέσμης στό μωσαϊκό με μικρή ταχύτητα καὶ έπομένως τήν μείωση τῆς δευτερογενούς έκπομπής καὶ άπο τό άλλο τή συλλογή άπο τό συλλέκτη δύον τῶν ήλεκτρονίων πού έκπεμπονται άπο τό μωσαϊκό (κατάργηση τοῦ νέφους τῶν ήλεκτρονίων). Ή κατάργηση τοῦ νέφους τῶν ήλεκτρονίων κοντά στό μωσαϊκό έπιτρέπει τήν πλήρη έκμετάλλευση τῆς φωτοεκπομπῆς γιά τήν «άποθήκευση» τῆς εἰκόνας. Τό σήμα εἰκόνας, διώς καὶ στό είκονοσκόπιο, άναπτύσσεται στήν άντισταση Φορτίου R πού συνδέεται στήν άνοδο σήματος.

Αν τό μωσαϊκό εἶναι άφωπτο καὶ διερευνᾶται άπο τήν ήλεκτρονική δέσμη, άποκτά σταθερό δυναμικό καὶ ίσο περίπου με τό δυναμικό τῆς καθόδου. Μετά τήν άποκτηση αύτοῦ τοῦ δυναμικού, τά ήλεκτρόνια τῆς δέσμης, άφου πλησιάσουν τήν έπιφάνεια τοῦ μωσαϊκού, άκινητοποιούνται στιγμιαίως καὶ, άπο τήν έπιδραση τοῦ έπιταχυντικού πεδίου, ύποχρεώνονται νά διαγράψουν άντιστροφή πορεία καὶ νά φθάσουν τελικά στό συλλέκτη.

Μέ τήν προβολή τῆς εἰκόνας έκπειμπονται άπο τό μωσαϊκό φωτοηλεκτρόνια, τά όποια φθάνουν διὰ στό συλλέκτη καὶ άπο έκει στήν άνοδο σήματος. Ή έκπομπή φωτοηλεκτρονίων άνωμψωνται τό δυναμικό τῶν ιδιαιτέρων στοιχείων τοῦ μωσαϊκοῦ άνάλογα με τό φωτισμό τους καὶ έτοι σχηματίζεται στήν έπιφάνεια τοῦ τό γνωστό «άνάγλυφο δυναμικού». Κατά τή διερεύνηση τοῦ μωσαϊκού άπο τήν ήλεκτρονική δέσμη, τά διάφορα στοιχεῖα του συγκρατούν τόσα ήλεκτρόνια, θσα έχασσαν κατά τή φωτοεκπομπή καὶ έπομένως τό δυναμικό τους ύποβιβάζεται ώς τήν άρχική σταθερή τιμή. Τά ύπολοπτα ήλεκτρόνια τῆς δέσμης, πού δέν συγκρατούνται άπο τό μωσαϊκό, έπιστρέφουν στό συλλέκτη καὶ μέσα άπο τήν πηγή τροφοδοτήσεως, φθάνουν στήν κάθοδο τοῦ ήλεκτρονικοῦ πυροβόλου. Ή έπιστρέφουσα δέσμη έχει τώρα έναν έλλειμμα ήλεκτρονίων, πού κυμαίνεται άνάλογα με τό φωτισμό τοῦ κάθε στοιχείου τοῦ μωσαϊκοῦ. Τό έλλειμμα αύτό τῆς δέσμης συμπληρώνεται μέ ήλεκτρόνια πού κινούνται άπο τήν άνοδο σήματος πρός τήν κάθοδο πυροβόλου μέσα άπο τήν άντισταση Φορτίου R . Ή άριθμός τῶν ήλεκτρονίων αύτῶν εἶναι ίσος με τήν άριθμό τῶν φωτοηλεκτρονίων πού έκπειμπονται άπο τά ιδιαιτέρα στοιχεῖα τοῦ μωσαϊκοῦ κατά τό σχηματισμό τοῦ «άνάγλυφου δυναμικού». Έτοι, ή άντισταση R διαρρέεται άπο τό ρεύμα εἰκόνας καὶ δημιουργεται στά άκρα τῆς ή τάση έξοδου τοῦ εικονούληπτη.

Τό όρθικό έχει εύαισθησία 10 - 20 φορές μεγαλύτερη άπο έκεινη τοῦ είκονοσκοπίου, έπειδή γίνεται πλήρης έκμετάλλευση τῆς φωτοηλεκτρονικῆς έκπομπῆς τοῦ μωσαϊκοῦ.


Σέ κανονικές συνθήκες λειτουργίας τοῦ όρθικού δέν σημειώνεται δευτερογενής έκπομπή καὶ καταρρέεται τό νέφος τῶν ήλεκτρονίων κοντά στό μωσαϊκό. Αυτό έχει ώς συνέπεια τή βελτίωση τῆς πιστότητας τῆς εἰκόνας σέ σύγκριση μέ έκεινη τοῦ είκονοσκοπίου.

Τέλος, δέν παραπέραιτα παραμόρφωση άπο μετατόπιση ήλεκτρονίων πάνω στήν έπιφανεια τού μωσαϊκού ούτε τραπεζοειδής παραμόρφωση, άφου ή έξερεύνηση τού μωσαϊκού γίνεται μέ κάθετη πρόσπτωση τών ήλεκτρονίων τής δέσμης.

Βασικό μειονέκτημα τού όρθικού είναι η άστραθειά του διατόπιση ήλεκτρονίων πάνω στήν έργαζεται μέσω φωτισμού τού μωσαϊκού είναι έτοι, ώστε ο άριθμός τών φωτοηλεκτρονίων, πού βγαίνουν άπο κάθε φωτιζόμενο στοιχείο, νά μήν υπερβαίνει ποτέ τόν άριθμό τών ήλεκτρονίων, πού θά φέρει ή δέσμη στό στοιχείο αύτό κατά τή διερεύνηση του. Σε αντίθετη περίπτωση τό δυναμικό τού στοιχείου δέν ύποβιβάζεται ως τήν άρχική σταθερή τιμή του καί παραμένει θετικό. Άλλα τότε τά ήλεκτρόνια τής δέσμης μποροῦν νά έπιπτανούν και νά προκαλέσουν δευτερογενή έκπομπη, όπότε τό δυναμικό τού στοιχείου μεγαλώνει συνεχώς και φθάνει σέ δεύτερη σταθερή την πού πλησιάζει τήν τιμή τού δυναμικού τού συλλέκτη. Αν αυτό γίνει σέ δηλη τήν έπιφανεια τού μωσαϊκού, δύλκητρη ή θόδην τού δέκτη έμφανίζεται λευκή και λέμε ότι ή είκονολήπτης είναι «παράλυτος» ή «τυφλός». Για νά ένεργοποιηθεί ή είκονολήπτης, διακόπτομε τή διερευνητική δέσμη γιά μικρό χρονικό διάστημα, όπότε δίνομε τήν έκακη στά στοιχεία τού μωσαϊκού νά έξισώσουν τά φορτία τους.

3.5 Υπερορθικό.

Τό ύπερορθικό (image orthicon) έμφανίσθηκε ως άποτέλεσμα τελειοποιήσεως τού όρθικού. Στόν είκονολήπτη αυτό γίνεται μεταφορά τής «ήλεκτρονικής είκονας», όπως στό ύπερεικονοσκόπιο και χρησιμοποιείται φωτοηλεκτρονικός πολλαπλασιαστής γιά τήν προενίσχυση τού σήματος είκονας (βλ. παράγραφο 1.5).

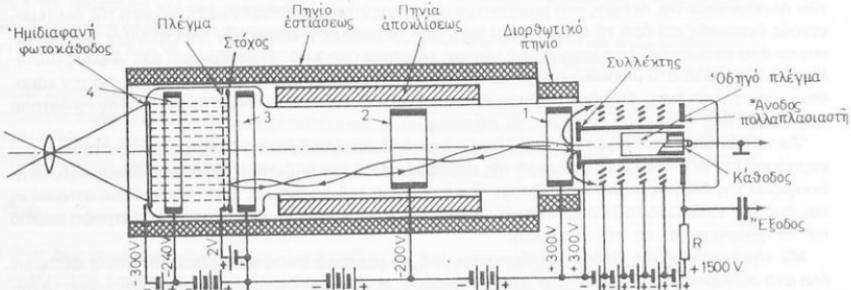


Σχ. 3.5α.

Τό ύπερορθικό μέ τή διάταξη τών ήλεκτροδίων του.

Τή διάταξη τών ήλεκτροδίων τού είκονολήπτη φαίνεται στό σχήμα 3.5α. Όλό-κληρος ή σωλήνας βρίσκεται στό δόμογενές μαγνητικό πεδίο ένός εύθυγραμμου πηνίου έστιάσεως. Τή είκόνα προβάλλεται σέ ήμιδιάφανη φωτοκάθοδο πού έχει άρνητικό δυναμικό 200 - 300 V ως πρός τή γή. Ο στόχος είναι κατασκευασμένος άπο ειδικό γυαλί πού κατέχει κατάλληλη ειδική άγωγιμότητα. Τή διάμετρος τού στόχου είναι περίπου 40 mm και τό πάχος του 0,005 mm. Μέ τέτοιες διαστάσεις ο στόχος έχει πολύ μικρή έπιφανειακή άγωγιμότητα και πολύ ύψηλή άγωγιμότητα διελεύσεως. Πρίν από τό στόχο (πρός τό μέρος τής φωτοκάθοδου) και σέ πολύ μικρή άποσταση άπο αύτόν (σέ 0,02 - 0,05 mm) είναι τοποθετημένο ένα ειδικό πλέγμα μέ 500 - 1500 άνοιγματα σέ κάθε τετραγωνικό χιλιοστόμετρο τής έπιφανειάς του. Τό πλέγμα έχει μικρό θετικό δυναμικό (1 - 3 V) ως πρός τή γή. Τή κάθοδος τού ήλεκτρονικού πυροβόλου έχει τό δυναμικό τής γής και ή πρώτη άνοδος

βρίσκεται σέ δυναμικό περίπου 300 V. Η άποκλιση της ήλεκτρονικής δέσμης είναι μαγνητική. Τά ήλεκτρόδια 1 και 2 έκτος από τήν έπιτάχυνση πού δημιουργούν, βελτιώνουν τήν έστιαση τών ήλεκτρονίων τής δέσμης. Τό ήλεκτρόδιο 3, πού όνομάζεται **έπιβραδυντικό**, σχηματίζει τέτοιο ήλεκτρικό πεδίο κοντά στήν έπιφάνεια τού στόχου, ώστε νά προκαλεῖται μικρή συμπίεση τών ήλεκτρονίων πρός τό κέντρο τού στόχου και νά έμποδίζεται ή κωνική διασπορά τών τροχιών τους πού δημιουργείται από τό σύστημα άποκλίσεως. Έξαιτίας αύτού όλα τά ήλεκτρόνια τής δέσμης προσπίπτουν στό στόχο κάθετα στήν έπιφάνεια του. Τό ήλεκτρόδιο 4 έπιταχύνει τά φωτοηλεκτρόνια. Ο συλλέκτης τού πυροβόλου είναι συγχρόνως και ή πρώτη δύνοδος τού φωτοηλεκτρονικού πολλαπλασιαστῆ. Οι ύπολοιπες δύνοδοι και ή δύνοδος τού πολλαπλασιαστῆ, πού έχει δυναμικό περίπου 1500 V, τοποθετούνται γύρω από τό πυροβόλο. Η τάση τού σήματος άναπτυσσεται στήν άντισταση πού συνδέεται στήν άνοδο τού πολλαπλασιαστῆ.

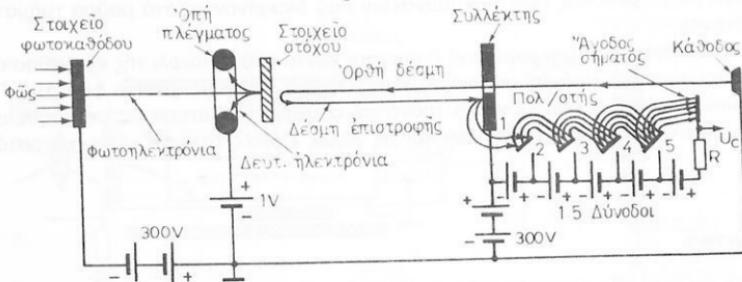

Σχ. 3.5β.

Πορεία τών ήλεκτρονίων στό έσωτερικό τού ύπερορθικού.

Στό σχήμα 3.5β φαίνεται ή πορεία τών ήλεκτρονίων στό έσωτερικό τού είκονολήπτη. Τά ήλεκτρόνια, πού έκπεμπονται από τή φωτοκάθοδο σέ ποσότητα άνάλογη με τή φωτεινότητα τών διαφόρων στοιχείων τής είκόνας, έπιταχυνόμενα από τήν δύνοδο 4, διέρχονται από τά άνοιγματα τού πλέγματος και προσπίπτουν στήν έπιφάνεια τού στόχου. Ο στόχος έκπεμπει δευτερογενή ήλεκτρόνια, σέ άντιστοιχη ποσότητα, τά οποία συλλέγονται από τό πλέγμα και έτσι σχηματίζεται στήν έπιφανεια τού στόχου θετικό άναγλυφο δυναμικού, άνάλογο μέ τήν φωτεινότητα τών στοιχείων τής είκόνας. Λόγω τής ύψηλής άγωγμότητας διελεύσεως τού στόχου, τό άναγλυφο δυναμικού μεταφέρεται άμεσως στήν άλλη πλευρά του. Η πλευρά αύτή διερευνᾶται από τήν ήλεκτρονική δέσμη, ή οποία έπαναφέρει τό δυναμικό ζήλων τών στοιχείων τού στόχου στή σταθερή άρχική τιμή (κοντά στό δυναμικό τής γῆς).

"Αν ή ήλεκτρονική δέσμη έλθει σέ έπαφή μέ άφορτιστο στοιχείο τού στόχου (μαύρο), τότε όλα τά ήλεκτρόνια της έπιστρέφουν στό συλλέκτη. Στήν περίπτωση πού τό στοιχείο είναι φορτισμένο (λευκό ή γκρίζο), ένα μέρος από τά ήλεκτρόνια τής δέσμης παραμένει στό στόχο και έζουδετερώνει τό δυναμικό τού στοιχείου έννυ τά ύπολοιπα έπιστρέφουν στό συλλέκτη. Έτσι, τό ρεύμα τής δέσμης έπιστροφής μεταφέρει τό σήμα είκόνας.

Τά ήλεκτρόνια τής δέσμης έπιστροφής προσπίπτουν στό συλλέκτη μέ ταχύτητα

καὶ προκαλοῦν τὴν ἔξοδο δευτερογενῶν ἡλεκτρονίων. Τά τελευταῖα παρακάμπτουν τό συλλέκτη καὶ προσπίπουν διαδοχικά στίς ἐπόμενες δυνόδους τοῦ φωτοπολλαπλασιαστῆ. Μέ πέντε βαθμίδες πολλαπλασιασμοῦ τό σῆμα εἰκόνας ἐνισχύεται συνολικά περίπου 1000 φορές.

Τά πλεονεκτήματα τοῦ ὑπερορθικοῦ εἶναι ἡ ὑψηλή εύαισθησία (περίπου 100 φορές μεγαλύτερη ἀπό τὴν εύαισθησία τοῦ εἰκονοσκοπίου), ἡ ἔλλειψη τραπεζοειδῶν παραμορφώσεων καὶ ἡ μεγάλη στάθμη τοῦ σήματος εἰκόνας στό φορτίο τοῦ πολλαπλασιαστῆ.

Τό βασικό μειονέκτημα τοῦ ὑπερορθικοῦ εἶναι ὅτι εἰσάγει θορύβους στά μαῦρα τμήματα τῆς μεταδιδόμενης εἰκόνας. Αὐτό ἔχειται ὡς ἀκολούθως:

Στά μαῦρα τμήματα τῆς εἰκόνας ἀντιστοιχεῖ τό μεγαλύτερο ἐπιστρέφον ρεῦμα τῆς δέσμης στό συλλέκτη. Τό ρεῦμα αὐτό ἔχει ἀναπόφευκτες διακυμάνσεις, οἱ ὅποιες προστίθενται στό ὠφέλιμο σῆμα καὶ δημιουργοῦν λευκά ἢ γκρίζα στίγματα, ἀνάλογα μέ τό μέγεθος τῶν διακυμάνσεων πού διακρίνονται στά μαῦρα τμήματα τῆς εἰκόνας.

Ἡ εύαισθησία τοῦ ὑπερορθικοῦ βρίσκεται κοντά στό κατώφλι τῆς εύαισθησίας τοῦ ἀνθρώπινου ματιοῦ καὶ μπορεῖ νά λειτουργήσει ἄνετα μέ φυσικό φωτισμό. Γίνεται αὐτό βρίσκει πλατιά ἐφαρμογή ὅχι μόνο σέ σταθμούς ἔξωτερικῶν μεταδόσεων προγραμμάτων τηλεοράσεως, ἀλλά καὶ σέ ἄλλες εἰδικές τηλεοπτικές ἔγκαταστάσεις.

3.6 Βιντικό.

Ἡ λειτουργία τῶν εἰκονοληπτῶν, πού ἔξετάσαμε ὡς τώρα, βασίζεται στήν ἔκμετάλλευση τοῦ φαινομένου τῆς φωτοεκπομπῆς. Ἡ ἀπόδοση τῶν εἰκονοληπτῶν αὐτῶν, κατά τή μετατροπή τοῦ φωτός σέ ἡλεκτρικό ρεῦμα, εἶναι σχετικῶς χαμηλή καὶ γιά τή βελτίωσή της χρησιμοποιήθηκαν διάφορα βοηθητικά ἡλεκτρόδια, ὅπως στό ὑπερορθικό. Ἔτσι, τό ὑπερορθικό, πού ἀντιπροσωπεύει τό τελευταῖο στάδιο τελειοποίησεως τῶν προηγούμενων εἰκονοληπτῶν, ἔγινε πολύπλοκη συσκευή καὶ ἀπαιτεῖται ιδιαίτερη μεταχείριση ἀπό τό χειριστή της. Σάν ἀποτέλεσμα τῆς προστάθειας τῶν τεχνικῶν νά ἀντικαταστήσουν τό ὑπερορθικό μέ ἄλλον εἰκονολήπτη μεγαλύτερης εύαισθησίας καὶ ἀπλούστερης κατασκευῆς, ἐμφανίσθηκε μιά σειρά εἰκονοληπτῶν, τῶν ὅποιων ἡ λειτουργία βασίζεται στήν ἔκμετάλλευση τοῦ φαινομένου τῆς φωτοαγωγιμότητας.


Ἀνάλογα μέ τό μηχανισμό δημιουργίας τοῦ σήματος εἰκόνας, διακρίνομε εἰκονολήπτες μέ στόχους ἀπό φωτοαγώγιμα ὑλικά ὑψηλῆς ἀντιστάσεως καὶ χαμηλῆς ἀντιστάσεως. Στούς εἰκονολήπτες μέ στόχους ὑψηλῆς ἀντιστάσεως ἀνήκουν: τό **βιντικόν** ('Αμερική, Ρωσία), τό **στάτικον** ('Αγγλία), τό **ρέζιστρον** (Γερμανία) καὶ τό **λουμίνικον** (Τσεχοσλοβακία). Ὁλοι οἱ ἀνωτέρω εἰκονολήπτες μοιάζουν ὡς πρός τή σύνθεση καὶ τήν ἀρχή λειτουργίας. Σ' αὐτούς ἐφαρμόζεται ἡ ἀρχή τῆς ἀποθηκεύσεως ἡλεκτρικῶν φορτίων. Οι εἰκονολήπτες μέ στόχους χαμηλῆς ἀντιστάσεως ἐμφανίζονται ὡς τώρα μόνο σά δείγματα, ὅπως π.χ. τό **κόντουκτρον** (Γαλλία). Ἀποθήκευση ἡλεκτρικῶν φορτίων σ' αὐτούς δέ γίνεται καὶ εἶναι τηλεοπτικά συστήματα ἀστραπαίας δράσεως.

Οι εἰκονολήπτες μέ στόχους ὑψηλῆς ἀντιστάσεως μποροῦν νά ἐργασθοῦν μέ

διερεύνηση του στόχου από ταχυκίνητα ήλεκτρονία ή από βραδυκίνητα ήλεκτρόνια.

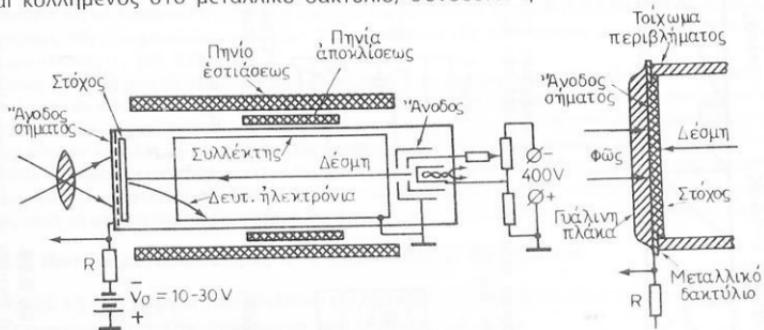3.6.1 Βιντικό μέ διερεύνηση ἀπό ταχυκίνητα ηλεκτρόνια.

Βασικό στοιχείο του βιντικού (σχ. 3.6α) είναι ότι στόχος ό όποιος κατασκευάζεται ώς έξης: Στήν έσωτερική έπιφάνεια μιᾶς γυάλινης πλάκας, που βρίσκεται στό μέτωπο του περιβλήματος τού βιντικού, είναι τοποθετημένη μιά διάφανη μεταλλική μεμβράνη, που παίζει τό ρόλο άνόδου σήματος. Η μεμβράνη αυτή στερεώνεται σέ ένα μεταλλικό δακτύλιο ό όποιος είναι κολλημένος στή μετωπική γυάλινη πλάκα και στό πλευρικό κυλινδρικό τμήμα τού περιβλήματος. Η έπιφάνεια τής μεμβράνης, που βλέπει πρός τό ήλεκτρονικό πυροβόλο, φέρει έπιχρισμα άπό φωτοευαίσθητη ούσια, π.χ. τριθειούχο άντιμόνιο. Στόν άκροδέκτη τής άνόδου σήματος, που είναι κολλημένος στό μεταλλικό δακτύλιο, συνδέεται ή άντισταση φορτίου R.



Σ X. 3.6a.

Τό βιντικόν μέ διερεύνηση τοῦ στόχου ἀπό ταχυκίνητα ἡλεκτρόνια.

Τό ήλεκτρονικό πυροβόλο συνίσταται από την κάθοδο, τό ρυθμιστικό πλέγμα και τόν άνοδο, ή όποια συνδέεται μέ τόν κυλινδρικό συλλέκτη.


Δύο ζεύγη πηνίων απόκλισεως προορίζονται γιά την έκτροπή της δέσμης και ένα πρώτο έστιάσεις γιά την έστιαση τῶν ήλεκτρονίων της στό στόχο.

Ένα πηγό εστιαδέως, για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, θα πρέπει να έχει άρνητικό δυναμικό περίπου 200 V. Στάχτη σύμφωνα με την έρευνα της Εθνικής Τεχνολογίας, η οποία έχει παρατηρήσει ότι η έπιπλη ένταση στην πηγή πρέπει να είναι μεγαλύτερη της έπιπλης έντασης στην αποστολή, έτσι ώστε να μην πάρει χώρα η αναταράξη.

Κατά τή λειτουργία του βιντικού, τού όποιου ό στόχος διερευνάται άπό ταχυκίνητη ήλεκτρονία, σημειώνεται δευτερογενής έκπομπή μέσω συντελεστή μεγαλύτερο από τή μονάδα ($\sigma > 1$).

Ο μηχανισμός σχηματισμού του σήματος είκονάς στόν παραπάνω βιντικά φάίνεται στό σχήμα 3.6β. Στό πάνω μέρος του σχήματος παριστάνονται οι μεταβολές του δυναμικού του στόχου και στό κάτω τά στοιχειώδη τμήματά του για πέντε χρονικές στιγμές. Κάθε στοιχειώδες τμήμα του στόχου συμβολίζεται με έναν πυκνωτή C ό όποιος παραλληλίζεται από άντισταση διαρροϊς R_d.

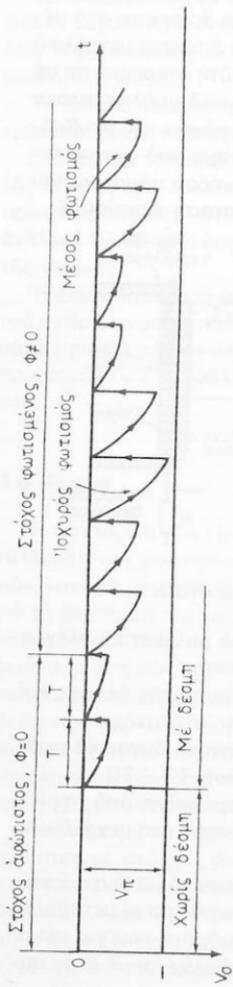Άρχιζομε τήν έξεταση από τή στιγμή που ό στόχος είναι άφωτιστος και δέν διερευνάται από τήν ήλεκτρονική δέσμη. Στήν περίπτωση αυτή τό δυναμικό V_g τής έπιφανειας του στόχου, που βλέπει πρός τό πυροβόλο, είναι ίσο μέτο δυναμικό τής άνόδου σήματος, δηλαδή ίσο μέτο τήν τάση τής πηγῆς V_n . Τότε ό στοιχειώδης πυκνωτής C δέν φορτίζεται [σχ. 3.6β(α)].



Τή στιγμή
διερευνήσεως

Αύτοενόρθιστη πυκνωτή
μέσα από την R_G

Παραγγή τω
σηματος


Στολχείο
οποχου

$V_C = 0$
 $V_O = -V_\pi$
 $\phi = 0$

$V_C = 0$
 $V_O = -V_\pi$
 $\phi \neq 0$

$V_C = 0$
 $V_O = -V_\pi$
 $\phi \neq 0$

$V_C = 0$
 $V_O = -V_\pi$
 $\phi \neq 0$

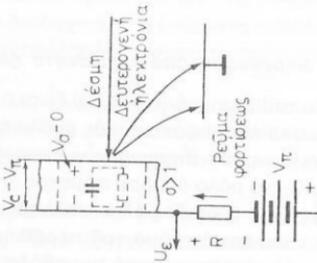

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(ζ)

(η)

(θ)

(ι)

(κ)

(λ)

(μ)

(ν)

(ξ)

(ο)

(π)

(ρ)

(σ)

(τ)

(υ)

(φ)

(χ)

(ψ)

"Οταν στόν άφωτιστο στόχο προσπίπτει ή διερευνητική δέσμη, βγαίνουν άπό τήν έπιφανεία του δευτερογενή ήλεκτρονία τά όποια συλλέγονται από τήν άνοδο (συλλέκτη). Έπειδή ή έπιταχνική τάση είναι άρκετά μεγάλη (300 V), ο συντελεστής δευτερογενούς έκπομπής είναι μεγαλύτερος από τή μονάδα ($\sigma > 1$). Μέ αυτό τό δυναμικό τού στόχου, πού ήταν άρνητικό, πλησιάζει τό δυναμικό τής άνοδου (τό δυναμικό 0). Έπομένως μεταξύ τών δύο πλευρών τού στόχου έμφανίζεται διαφορά δυναμικού ίση με τήν τάση τής πηγής V_{π} πού συνδέεται στό κύκλωμα τής άνοδου σήματος [σχ. 3.6β(β)].

Στό χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών διερευνήσεων κάθε στοιχείου τού στόχου, ο στοιχειώδης πυκνωτής C αύτοεκφορτίζεται μέσα από τήν άντισταση διαρροής [σχ. 3.6β(γ)]. "Οταν ο στόχος είναι άφωτιστος, ή άντισταση διαρροής R_d ισούται με τήν άντισταση σκότους R_o και έχει μεγάλη τιμή. Στό χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών διερευνήσεων, τό δυναμικό κάθε στοιχείου τού στόχου χαρημάνωνται μερικών (λόγω τής μεγάλης R_o), ένων κατά τή στιγμή τής διερευνήσεως άνεβαίνει με άλμα ώς τό δυναμικό τής άνοδου.

"Αν στό στόχο προβληθεῖ ή είκονα ένος άντικειμένου, τότε ή άγωγιμότητα τών φωτιζομένων στοιχείων του μεγαλώνει άπότομα και στό χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών διερευνήσεων οι στοιχειώδεις πυκνωτές θά έκφορτίζονται τόσο γρηγορότερα όσο μεγαλύτερη είναι η φωτεινότητα τών στοιχείων τού άντικειμένου [σχ. 3.6β(δ)]. Κατά τή στιγμή τής διερευνήσεως τό δυναμικό τών στοιχείων θά άνυψωνται ώς τό δυναμικό τής άνοδου και άπό τήν άντισταση φορτίου R θά διέρχονται τά ρεύματα φορτίσεως τών στοιχειώδων πυκνωτών. "Έτσι, στά άκρα τής άντιστάσεως φορτίου θά έμφανίζεται τό σήμα είκονας U_e [σχ. 3.6β(ε)].

"Όπως φαίνεται από τό σχήμα 3.6β(ε) τό σήμα είκονας στό βιντικό μέδιερεύνηση τού στόχου άπο ταχική ήλεκτρονία έχει θετική πολικότητα. Ή απόθκευση φορτίων στό στόχο συνιστάται στήν έκφορτίση τών στοιχείων του ύπο τήν έπιδραση τού προσπίπτοντος φωτός. Τό ρεῦμα είκονας δημιουργείται με τή φόρτιση τών πυκνωτών κατά τή στιγμή τής διερευνήσεως τών στοιχείων τού στόχου άπό τήν ήλεκτρονική δέσμη. "Οσο ισχυρότερος είναι ο φωτισμός ένος στοιχείου τού στόχου τόσο χαρημάτωρε πέφτει τό δυναμικό του, τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο παλμός τού ρεύματος φορτίσεως κατά τή στιγμή τής διερευνήσεως και έπομένως μεγαλύτερο τό πλάτος τού σήματος είκονας.

3.6.2 Βιντικό μέδιερεύνηση από βραδυκίνητα ήλεκτρόνια.

Κατά τή λειτουργία τού βιντικού αύτοῦ δέν σημειώνεται δευτερογενής έκπομπή ήλεκτρονίων άπό τήν έπιφανεια τού στόχου ($\sigma < 1$).


Τό βιντικό πού έργαζεται με $\sigma < 1$, δέν διαφέρει κατασκευαστικά άπό τήν προηγούμενη, έκτος άπό τό ίστο τό τέρμα τής κυλινδρικής άνοδου (συλλέκτη) κλείνεται μέ ένα μεταλλικό πλέγμα (σχ. 3.6γ). Τό πλέγμα αυτό ένώνεται με τήν άνοδο και δημιουργεῖ ένα δμοιόμορφο έπιβραδυντικό ήλεκτρικό πεδίο μπροστά στό στόχο. "Επίσης ή πηγή τροφοδοτήσεως τής άνοδου σήματος έχει τό «πλήν» γειωμένο και οχι τό «σύν», οπως στήν προηγούμενη περίπτωση.

"Οταν ό στόχος δέν φωτίζεται και δέν διερευνάται, ή έπιφανειά του πού βλέπει πρός τό πυροβόλο, άποκτά τό δυναμικό τής άνοδου σήματος (μέσω τής άγωγιμότητας σκότους), δηλαδή θετικό δυναμικό ίσο με τήν τάση τής πηγής V_{π} . Στήν περίπτωση αυτή οι στοιχειώδεις πυκνωτές δέν είναι φορτισμένοι.

Μέ τήν άποκατάσταση τής δέσμης, τά βραδυκίνητα ήλεκτρόνια τής διατρέχουν τό στόχο και ύποβιβάζουν τό δυναμικό του ώς τό δυναμικό τής καθόδου. Μέ αυτό οι στοιχειώδεις πυκνωτές φορτίζονται ώς τήν τάση τής πηγής V_{π} .

Στό χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών διερευνήσεων, τό δυναμικό τού στόχου άνυψωνται έλαφρώς έξαιτίας έκφορτίσεως τών στοιχειώδων πυκνωτών μέσα άπό τήν άντισταση σκότους.

Μέ τήν προβολή τής είκονας ή άγωγιμότητα τών φωτιζομένων στοιχείων τού στόχου μεγαλώνει άπότομα, οι στοιχειώδεις πυκνωτές έκφορτίζονται πολύ γρήγορα και τό δυναμικό τού στόχου λίγο πρίν άπό τή διερεύνηση, θά είναι τόσο ύψηλότερο ίσσο ισχυρότερος είναι ο φωτισμός του.

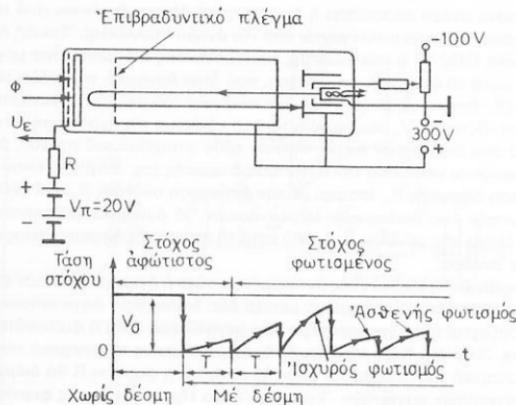

Σχ. 3.6γ.

Τό βιντικόν μέ διερεύνηση τοῦ στόχου ἀπό βραδυκίνητα ἡλεκτρόνια.

Κατά τή στιγμή τῆς διερευνήσεως ἐπαναφορτίζονται οἱ στοιχειώδεις πυκνωτές καὶ τό ρεῦμα ἐπαναφορτίσεως διερχόμενο ἀπό τήν ἀντίσταση φορτίου δημιουργεῖ τό σῆμα εἰκόνας. Ἡ πολικότητα τοῦ σήματος αὐτοῦ εἶναι ἀρνητική.

Βασικά πλεονεκτήματα τοῦ βιντικοῦ εἶναι ἡ ύψηλή εύαισθησία, ἡ ἀπόλοτη τῆς κατασκευῆς καὶ οἱ μικρές διαστάσεις τῆς. Ἡ εύαισθησία στά σύγχρονα βιντικά μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τὴν εύαισθησία τοῦ ὑπερορθικοῦ.

Βασικό μειονέκτημα τοῦ βιντικοῦ εἶναι ἡ ἀδράνεια του ἡ ὅποια ἐμφανίζεται στούς χαμηλούς φωτισμούς τοῦ στόχου. Ἡ ἀδράνεια περιορίζει τή δυνατότητα ἔκπομπῆς εἰκόνων πού κινοῦνται ἀρκετά γρήγορα. Στήν ὅθόντι τοῦ δέκτη τηλεοράσεως ἔνα γρήγορα κινούμενο ἀντικείμενο ἀφήνει πίσω του «ἄχνος» (οὐρά), πράγμα πού ὀδηγεῖ σέ ἐλάπτωση τοῦ κοντράστ καὶ τῆς σαφήνειας τῆς εἰκόνας.

Τό βιντικό μέ διερεύνηση ἀπό ταχυκίνητα ἡλεκτρόνια ἔξασφαλίζει πολὺ μεγαλύτερη σαφήνεια καὶ μικρότερη ἀδράνεια ἀπό τό βιντικό πού διερευνᾶται μέ βραδυκίνητα ἡλεκτρόνια. «Ομως σέ αύτή σημειώνεται δευτερογενής ἔκπομπή ἡλεκτρονίων, μερικά ἀπό τά ὅποια ἐπιστρέφουν στό στόχο. Ἡ ἀνιστή κατανομή τῶν τελευταίων στήν ἐπιφάνεια τοῦ στόχου προκαλεῖ τήν ἐμφάνιση «μαύρης κηλίδας», ὅπως στό είκονοσκόπιο.

Τό βιντικό μέ διερεύνηση ἀπό βραδυκίνητα ἡλεκτρόνια ἔχει πολύ μεγαλύτερη εύαισθησία ἀπό τήν προηγούμενη καὶ δέν ἐμφανίζεται σέ αύτή «μαύρη κηλίδα». Ἐχει ὅμως πολύ μεγαλύτερη ἀδράνεια καὶ πολύ χαμηλότερη σαφήνεια.

Λόγω τῶν μικρῶν διαστάσεων, τῆς ἀπλῆς κατασκευῆς, τῆς ύψηλῆς σταθερότητας καὶ τῆς ἀρκετά μεγάλης εύαισθησίας, τό βιντικό χρησιμοποιεῖται πλατιά στήν τηλεοπτική τεχνική καὶ κυρίως σέ φορητές συσκευές.


3.7 Ειδικοί είκονοληπτες.

3.7.1 Μονοσκόπιο.

Εῖναι ἡλεκτρονική λυχνία (σωλήνας) πού προορίζεται γιά τή δημιουργία ὀπτικοῦ

σήματος προερχόμενου άπό μιάν είκόνα πού είναι άποτυπωμένη στό στόχο της. Τά μονοσκόπια, λόγω τής άπλης κατασκευής και τής σταθερής λειτουργίας τους, χρησιμοποιούνται πλατιά γιά τή δημιουργία σήματος είκόνας άπό τηλεοπτικούς πίνακες έλεγχου.

Κατασκευαστικά, τό μονοσκόπιο θυμίζει καθοδικό σωλήνα μόνο πού άντι γιά οθόνη καλυμμένη μέ φθορίζουσα ύλη, έχει στόχο άπό πλάκα άλουμινίου (σχ. 3.7). Στό στόχο είναι άποτυπωμένη μέ γραφίτη ή άλλο ύλικό, πού έχει συντελεστή δευτερογενούς έκπομπής μικρότερο άπό έκεινο τοῦ άλουμινίου, ή είκόνα τοῦ τηλεοπτικοῦ πίνακα έλεγχου.

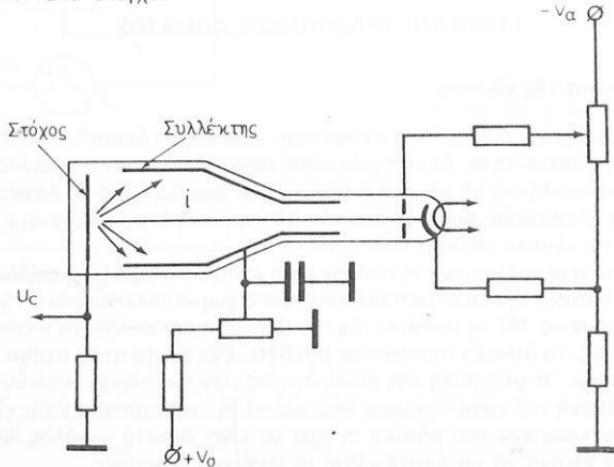

Σχ. 3.7.
Τό μονοσκόπιο.

Μέ τή βοήθεια μαγνητικοῦ συστήματος άποκλίσεως, πού είναι στερεωμένο στό λαιμό τοῦ μονοσκοπίου, ή ήλεκτρονική δέσμη διερευνᾶ τό στόχο. Τά δευτερογενή ήλεκτρόνια, πού έξερχονται άπό αύτόν, φθάνουν στό συλλέκτη. "Οταν ή ήλεκτρονική δέσμη διερευνᾶ τά τμήματα τοῦ στόχου πού είναι καλυμμένα μέ γραφίτη, ή δευτερογενής έκπομπή έλαπτώνεται, ένω διαρευνᾶ τά καθαρά τμήματα άλουμινίου, μεγαλώνει. "Ετσι, τό ρεύμα δευτερογενούς έκπομπής μεταβάλλεται άναλογα μέ τό σχέδιο πού είναι τυπωμένο στήν έπιφάνεια τοῦ στόχου.

Ή άντισταση φορτίου στήν όποια άναπτύσσεται τό σήμα είκόνας, μπορεῖ νά συνδεθεῖ στό κύκλωμα τοῦ συλλέκτη ή στό κύκλωμα τοῦ στόχου. Στήν πρώτη περίπτωση ή πολικότητα τοῦ σήματος είναι άρνητική ένω στή δεύτερη είναι θετική.

3.7.2 Γραφικό.

Είναι ήλεκτρονικός σωλήνας πού μετασχηματίζει ήλεκτρικό σήμα μιᾶς μορφῆς σέ ήλεκτρικό σήμα άλλης μορφῆς. Ή χρήση τοῦ γραφικοῦ είναι περιορισμένη στήν τηλεόραση. Χρησιμοποιεῖται γιά τό μετασχηματισμό σημάτων άπό ένα πρότυπο τηλεοράσεως σέ κάποιο άλλο και άκομη σέ διατάξεις μετατροπής σημάτων ραντάρ σέ τηλεοπτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

4.1 Η σάρωση τής εικόνας.


Στά προηγούμενα, είδαμε ότι ή εικόνα στήν τηλεόραση διαιρεῖται σέ στοιχεία μέδιαφορετική φωτεινότητά. Τά στοιχεία αυτά «ἀποτυπώνονται» στό μωσαϊκό ή στό στόχο τοῦ είκονολήπτη μέ τή μορφή ήλεκτρικῶν φορτίων. Μέ τή διερεύνηση τῆς εικόνας τῶν ήλεκτρικῶν φορτίων ἀπό τήν ήλεκτρονική δέσμη, παίρνομε τό «σήμα εικόνας» ή τό «κόπτικό σῆμα».

Η διεργασία μεταδόσεως τῆς εικόνας κατά στοιχεία όνομαζεται **σάρωση** τῆς εικόνας καὶ ή διάταξη (ή σειρά) μεταδόσεως τῶν ξεχωριστῶν στοιχείων τῆς εικόνας, **τρόπος σαρώσεως**. Μέ τή βοήθεια τῆς σαρώσεως ή μεταδιδόμενη εικόνα διαιρεῖται σέ γραμμές, τό σύνολο τῶν όποιων συνθέτει ἔνα γεωμετρικό σχῆμα, πού όνομαζεται **ράστερ**. Η μεταβολή τῆς λαμπρότητας τῶν ιδιαιτέρων σημείων τοῦ ράστερ στήν οθόνη τοῦ είκονογράφου δημιουργεῖ τήν «ἀποτύπωση» τῆς εικόνας. Ο ἀριθμός τῶν γραμμῶν τοῦ ράστερ πρέπει νά εἶναι άρκετά μεγάλος, ώστε ὅταν βλέπομε τήν εικόνα νά μή διακρίνονται οι ιδιαιτέρες γραμμές.

Η πιό ἀπλή μορφή σαρώσεως εικόνας εἶναι ή συνεχής ή προοδευτική σάρωση. Η διεργασία σχηματισμοῦ τοῦ ράστερ, πού ἀντιστοιχεῖ σέ αὐτή τή σάρωση, φαίνεται στό σχῆμα 4.1a. Στό ζεῦγος πλακιδίων οριζόντιας ἀποκλίσεως ἐνός ήλεκτροστατικοῦ σωλήνα ἐφαρμόζεται πριονωτή τάση U_z μέ συχνότητα f_z , πού δημιουργεῖται ἀπό εἰδική γεννήτρια «σαρώσεως γραμμῶν». Υπό τήν ἐπίδραση τῆς τάσεως αὐτῆς ή ήλεκτρονική δέσμη μετακινεῖται μέ σταθερή ταχύτητα ἀπό τά ἀριστερά πρός τά δεξιά καί «γράφει» στήν οθόνη τοῦ σωλήνα μιά γραμμή. Υστερά ή δέσμη κινεῖται πάρα πολύ γρήγορα ἀπό τά δεξιά πρός τά ἀριστερά καί τελικά ἐπιστρέφει στήν ἀρχική της θέση. Η ἐπιστροφή τῆς δέσμης φαίνεται στό σχῆμα 4.1a μέ τίς ἐστιγμένες γραμμές.


Στό ζεῦγος πλακιδίων κατακόρυφης ἀποκλίσεως ἐφαρμόζεται ἄλλη πριονωτή τάση U_n μέ συχνότητα f_n . Υπό τήν ἐπίδραση τῆς τάσεως U_n ή ήλεκτρονική δέσμη κινεῖται ἀργά πρός τά κάτω καί κατόπιν ἐπιστρέφει γρήγορα ἐπάνω στήν ἀρχική της θέση.

Ἐπειδή ή συχνότητα f_z εἶναι πολύ μεγαλύτερη ἀπό τή συχνότητα f_n , στήν οθόνη τοῦ σωλήνα ἐμφανίζεται ἔνα πλέγμα ἀπό παράλληλες φωτεινές γραμμές, τό ράστερ. «Ολες οι γραμμές τοῦ ράστερ σχηματίζουν ἔνα πλαίσιο ή κάδρο τηλεοπτικῆς εικόνας. «Οταν ή δέσμη κινεῖται οριζόντια ἀπό τά ἀριστερά πρός τά δεξιά, σπρώχνεται ταυτόχρονα καί πρός τά κάτω. Γί' αὐτό οι γραμμές ἔχουν μιά μικρή κλίση πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. Η ἐπιστροφή τῆς δέσμης οριζόντια γίνεται σέ χα-

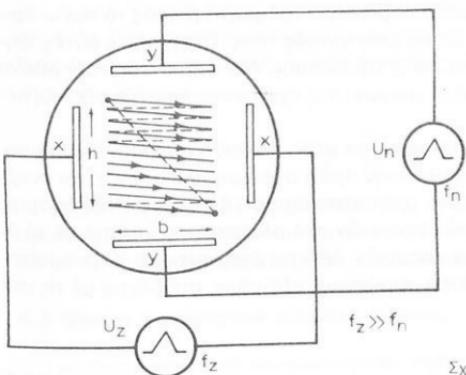

Σχ. 4.1α.

Σχηματισμός τοῦ ράστερ μὲ συνεχή σάρωση.

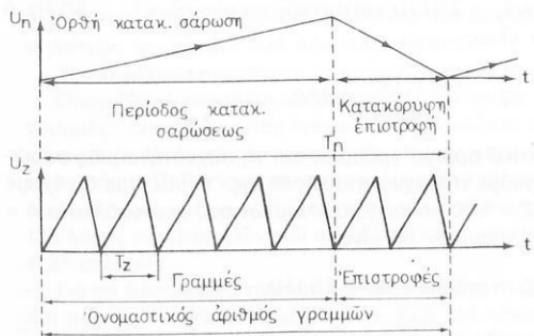

Σχ. 4.1β.

Πριονωτές τάσεις σαρώσεως.

μηλότερο σημεῖο από ἑκείνο τῆς ἀρχικῆς ἐκκινήσεως, ἀπό ὅπου ἡ δέσμη ξεκινᾷ πάλι γιά νά γράψει μιά νέα γραμμή κ.ο.κ.

Ο χρόνος πού χρειάζεται ἡ δέσμη γιά νά γράψει μιά γραμμή καί νά ἐπιστρέψει ὄνομάζεται **περίοδος σαρώσεως γραμμῶν** ή **περίοδος γραμμῶν** T_z . Ο χρόνος σχηματισμοῦ ὅλων τῶν γραμμῶν, δηλαδή ὁ χρόνος σχηματισμοῦ ἐνός πλαισίου, μαζί με τὴν ἐπιστροφή τῆς δέσμης στὸ ἐπάνω ἀριστερό ἄκρο ὄνομάζεται **περίοδος σαρώσεως πλαισίων** ή **περίοδος πλαισίων** T_n . Ἀντίστοιχα, ὁ ἀριθμός τῶν σχηματίζομένων γραμμῶν στὸ δευτερόλεπτο ὄνομάζεται **συχνότητα γραμμῶν** f_z καί ὁ ἀριθμός τῶν πλαισίων στὸ δευτερόλεπτο, **συχνότητα πλαισίων** f_n .

Στὸ σχῆμα 4.1β βλέπομε τίς μορφές τῶν πριονωτῶν τάσεων σαρώσεως πλαισίων (ἐπάνω) καί γραμμῶν (κάτω), πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τὸ σχηματισμὸ τοῦ ράστερ. Οἱ τάσεις αὐτές παρέχονται ἀπό γεννήτριες, πού ὄνομάζονται, ἀντίστοιχα **γεννήτριες σαρώσεως πλαισίων καί γραμμῶν**.

Στὸ ράστερ τοῦ σχήματος 4.1α φαίνεται ὅτι ἡ ἐπιστροφὴ τῆς δέσμης κατακόρυφα γίνεται σχεδόν ἀκαριαῖα. Στὴν πραγματικότητα ὁ χρόνος τῆς ἐπιστροφῆς αὐτῆς εἶναι ἵσος μὲ μερικές περιόδους σαρώσεως γραμμῶν (σχ. 4.1β), γι' αὐτὸ ἡ ἥλε-

κτρονική δέσμη κινούμενη άπό τό κάτω δεξιό άκρο τοῦ ράστερ πρός τό πάνω άριστερό, σχηματίζει μερικές γραμμές μέ τίς έπιστροφές τους. Οι γραμμές αύτές, δηλαδή οι γραμμές κατακόρυφης έπιστροφής τῆς δέσμης, δέν φαίνονται στήν θόδον τοῦ σωλήνα, όπως δέν φαίνονται καί οι γραμμές τῆς θρίζοντιας έπιστροφής τῆς δέσμης.

Γιά τη μετάδοση τῆς είκόνας χρησιμοποιεῖται μόνο ή «όρθη σάρωση πλαισίων». Έπομένως οι γραμμές πού άντιστοιχούν στήν όρθη σάρωση πλαισίων, είναι ένεργεις, ένω οι γραμμές, πού άντιστοιχούν στήν κατακόρυφη έπιστροφή τῆς δέσμης, είναι παθητικές. Ό δίλικός άριθμός τῶν γραμμῶν στό πλαισίο, πού ίσούται μέ τό άθροισμα τῶν ένεργων καί παθητικῶν γραμμῶν, λέγεται **όνομαστικός**. Ο όνομαστικός άριθμός γραμμῶν Z , σέ μιά περίοδο σαρώσεως πλαισίων, συνδέεται μέ τίς συνότητες f_z καί f_n μέ τή σχέση:

$$Z = \frac{f_z}{f_n} \quad (4.1)$$

Π.χ., μέ συχνότητα γραμμῶν $f_z = 20 \text{ kHz}$ καί συχνότητα πλαισίων $f_n = 50 \text{ Hz}$, ο όνομαστικός άριθμός γραμμῶν είναι:

$$Z = \frac{20 \times 10^3}{50} = 400.$$

Άν γνωρίζουμε τόν όνομαστικό άριθμό γραμμῶν καί τή συχνότητα μιᾶς σαρώσεως, μποροῦμε εύκολα νά βροῦμε τή συχνότητα τῆς άλλης. Υποθέτομε ότι έχομε όνομαστικό άριθμό γραμμῶν $Z = 500$ καί άριθμό πλαισίων στό δευτερόλεπτο $n = 50$. Ή συχνότητα σαρώσεως γραμμῶν θά είναι:

$$f_z = Z \cdot n = 500 \times 50 = 25 \text{ kHz}.$$

4.2 Βασικά χαρακτηριστικά σαρώσεως.

Τά βασικά χαρακτηριστικά τῆς σαρώσεως μιᾶς είκόνας είναι τά έξης:

— **Ό όνομαστικός άριθμός τῶν γραμμῶν.**

Είναι ένα άπό τά πιό βασικά χαρακτηριστικά τῆς σαρώσεως. Καθορίζει τό βαθύ διαχωριστικότητας τῶν λεπτῶν στοιχείων μιᾶς είκόνας, δηλαδή τή **σαφήνεια** τῆς είκόνας. «Αν λάβομε ύπόψη μας ότι ή είκόνα παραπρέται άπό τόν τηλεθατή μέ γωνία 11° περίπου κατά τήν κατακόρυφη κατεύθυνση καί ότι ή διαχωριστική ίκανότητα τοῦ ματιοῦ είναι 1° , τότε τό μάτι μπορεῖ νά ξεχωρίσει 600 - 650 γραμμές ή 600 - 650 στοιχεία είκονας στήν κατακόρυφη κατεύθυνση, άφοῦ σέ κάθε γραμμή κάθετα τοποθετεῖται ένα στοιχεῖο είκονας. Αύτος πρέπει νά είναι καί ο όνομαστικός άριθμός τῶν γραμμῶν.

— **Η συχνότητα διαδοχής τῶν πλαισίων.**

Η έκλογή τῆς συχνότητας τῶν πλαισίων καθορίζεται άπό τό χαρακτήρα τῆς μεταδιδόμενης είκόνας (κινητή ή άκινητη) καί άπό τή λαμπτρότητα τῆς θόδοντος τοῦ εικονογράφου. Τό πρόβλημα τῆς έκλογής τῆς συχνότητας τῶν πλαισίων έξετάζεται παρακάτω.

— **Η μορφή τοῦ πλαισίου.**

Έννοοῦμε τή σχέση μεταξύ τοῦ πλάτους τοῦ πλαισίου b καί τοῦ ύψους του h

(σχ. 4.1α). Έπειδή єνα σημαντικό μέρος ἀπό τά τηλεοπτικά προγράμματα συνίσταται στήν έκπομπή κινηματογραφικῶν ταινιῶν, ὁ λόγος τῶν πλευρῶν τοῦ πλαισίου Κ, δηλαδή ὁ λόγος b πρός h , ἐκλέγεται ἵσος μὲν ἐκεῖνο τῆς κινηματογραφικῆς ὀθόνης, καὶ εἶναι:

$$K = \frac{b}{h} = \frac{4}{3} \quad (4.2)$$

Ἡ ἐκλογὴ τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς σαρώσεως καθορίζει τὸ πλάτος τοῦ φάσματος τῶν συχνοτήτων τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος, τὸ ὅποιο πρέπει νά εἶναι σχετικό μὲ τῇ ζώνῃ διελεύσεως τῶν κυκλωμάτων ἐκπομπῆς καὶ λήψεως.

4.3 Φάσμα συχνοτήτων σήματος εἰκόνας.

Γιά τή σχεδίαση καὶ τόν ὑπολογισμό τηλεοπτικῶν συστημάτων εἶναι ἀπαραίτητο νά γνωρίζομε τή σύνθεση τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος ἀπό πλευρᾶς συχνοτήτων, δηλαδή τό φάσμα τῶν συχνοτήτων του. Πρώτα ἀπό ὅλα, πρέπει νά γνωρίζομε τό πλάτος τοῦ φάσματος τῶν συχνοτήτων, πού καθορίζεται ἀπό τή χαμηλότερη καὶ ὑψηλότερη συχνότητα τοῦ σήματος εἰκόνας.

Ἡ ὑψηλότερη συχνότητα τοῦ σήματος εἰκόνας μπορεῖ νά ὑπολογισθεῖ ὡς ἔξης:

Εἴπαμε ὅτι ἡ μεταδιόδηνη εἰκόνα διαιρεῖται μέ τή βοήθεια τῆς σαρώσεως σέ Ζ γραμμές. Ἐπειδή σέ κάθε γραμμή μπορεῖ κάθετα νά τοποθετηθεῖ ἐνα στοιχεῖο εἰκόνας, ὁ ἀριθμός τῶν στοιχείων τῆς εἰκόνας κατά τήν κατακόρυφη κατεύθυνση θά εἶναι ἐπίσης Ζ. Γιά ἵσες ἀποστάσεις μεταξύ τῶν στοιχείων ὀριζόντια καὶ κάθετα ὁ ἀριθμός τῶν στοιχείων εἰκόνας κατά τήν ὀριζόντια κατεύθυνση θά εἶναι $K \cdot Z$, ὅπου K ὁ λόγος τῶν πλευρῶν τοῦ πλαισίου. "Ετσι, μιά εἰκόνα μπορεῖ νά σχηματισθεῖ ἀπό $K \cdot Z^2$ στοιχεῖα.

Γιά τό Εύρωπαικό τηλεοπτικό πρότυπο, πού παραδεχθήκαμε καὶ στή χώρα μας καὶ πού ἔχει ἀριθμό γραμμῶν $Z = 625$ καὶ λόγο πλευρῶν πλαισίου 4:3 (σχέση 4.2), ὁ μέγιστος ἀριθμός τῶν στοιχείων N πού συνθέτουν μιάν εἰκόνα θά εἶναι:

$$N_{\max} = K \cdot Z^2 = \frac{4}{3} \times 625^2 \approx 520.000 \quad (4.3)$$

Στήν πραγματικότητα ὁ μέγιστος ἀριθμός τῶν στοιχείων μιᾶς εἰκόνας εἶναι μικρότερος ἀπό τόν παραπάνω, ἐπειδή ὁ ἀριθμός τῶν ἐνεργῶν γραμμῶν εἶναι μικρότερος ἀπό τόν ὄνομαστικό ἀριθμό τῶν γραμμῶν. Στήν πράξη δεχόμαστε ὅτι οι γραμμές πού συμμετέχουν στό σχηματισμό τῆς εἰκόνας εἶναι $0.75Z$, ὅποτε ὁ μέγιστος ἀριθμός τῶν στοιχείων τῆς γίνεται:

$$N_{\max} = 0.75 K \cdot Z^2 = 390.000 \quad (4.4)$$

Στήν τηλεόραση βλέπομε $n = 25$ εἰκόνες στό δευτερόλεπτο καὶ ἐπομένως ὁ μέγιστος ἀριθμός στοιχείων στό 1'' θά εἶναι:

$$N_{\max/\sec} = 0.75 K \cdot Z^2 \cdot n = 390.000 \times 25 = 9.750.000 \quad (4.5)$$

"Αν τά στοιχεία αὐτά εἶναι ἐναλλάξ ἀσπρα καὶ μαῦρα, ἔνα ἀσπρο καὶ ἔνα μαῦρο μᾶς δίνουν μιάν ἐναλλαγή τοῦ σήματος εἰκόνας, δηλαδή μιά περίοδο. Ἐπομένως, ἡ

ύψηλότερη συχνότητα τοῦ σήματος εἰκόνας θά εἶναι:

$$F_{\epsilon_{max}} = 0,75 \times \frac{4}{3} \times \frac{1}{2} \times Z^2 \times n = 0,5 Z^2 \cdot n, \quad (4.6)$$

$$F_{\epsilon_{max}} = \frac{1}{2} \times 9.750.000 \approx 4,9 \text{ MHz}$$

Η χαμηλότερη συχνότητα τοῦ σήματος εἰκόνας ύπολογίζεται από τὸν ἐλάχιστο ἀριθμό τῶν στοιχείων, ποὺ μποροῦν νά συνθέσουν κάποια εἰκόνα. Ο ἀριθμός αὐτός εἶναι $N_{min} = 2$, δηλαδὴ ἔνα ἀσπρό καὶ ἔνα μαύρο στοιχεῖο. Γιά την εἰκόνας στό δευτερόλεπτο, ἡ συχνότητα πλαισίων f_n , θά ἔχομε:

$$N_{min/sec} = 2n = 2f_n$$

Ἐπομένως ἡ χαμηλότερη συχνότητα τοῦ σήματος εἰκόνας εἶναι:

$$F_{\epsilon_{min}} = \frac{2}{2} n = n = f_n$$

Δηλαδὴ εἶναι ἵση μέ τῇ συχνότητα τῶν πλαισίων.

Ἐτοι, τό πλάτος τοῦ φάσματος τῶν συχνοτήτων τοῦ σήματος εἰκόνας θά εἶναι:

$$\Delta \cdot F_\epsilon = F_{\epsilon_{max}} - F_{\epsilon_{min}}$$

4.4 Έκλογή τῶν χαρακτηριστικῶν σαρώσεως.

Εἶδαμε ὅτι τό πλάτος τοῦ φάσματος τοῦ σήματος εἰκόνας ἔξαρτάται από τά χαρακτηριστικά τῆς σαρώσεως. Ἄς δοῦμε τώρα πῶς ἐκλέγονται αὐτά τά χαρακτηριστικά.

4.4.1 Έκλογή συχνότητας πλαισίων.

"Οπως σημειώσαμε στό πρώτο κεφάλαιο, ἡ εἰκόνα στήν τηλέόραση μεταδίδεται κατά πλαίσια. "Αν ἡ συχνότητα διαδοχῆς τῶν πλαισίων εἶναι σχετικά χαμηλή (10 - 15 πλαίσια στό δευτερόλεπτο), τότε καὶ λόγω τοῦ μεταισθήματος, δημιουργεῖται στόν παρατηρητή ἡ ἐντύπωση τῆς συνεχοῦς κινήσεώς τους, ἀλλά ἡ εἰκόνα ἐμφανίζει τρεμοσθήσιμα. Γιά τήν εξάλειψη τῶν τρεμοσθησιμάτων, ἡ συχνότητα διαδοχῆς τῶν πλαισίων πρέπει νά εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τήν κρίσιμη συχνότητα τρεμοσθησιμάτος, δηλαδὴ μεγαλύτερη ἀπό 40 πλαίσια στό δευτερόλεπτο. "Ετοι, ἡ χαμηλότερη συχνότητα διαδοχῆς τῶν πλαισίων καθορίζεται από τίς φυσιολογικές ιδιότητες τῆς όρασεώς μας.

Στόν ἀναγνώστη μπορεῖ νά γεννηθεῖ τό ἑρώτημα: γιατί στόν κινηματογράφο ὁ θεατής δέν ἐνοχλεῖται ἀπό τρεμοσθησιμάτα, ἀφοῦ ἡ συχνότητα διαδοχῆς εἶναι 24 πλαίσια στό δευτερόλεπτο; Πραγματικά, στόν κινηματογράφο ἔχομε 24 εἰκόνες στό δευτερόλεπτο, ἀλλά κάθε εἰκόνα προβάλλεται στήν ὅθοντι δυό φορές συνέχεια. Αύτό ἐπιτυγχάνεται μέ τόν περιστρεφόμενο δίσκο ἐπισκοτίσεως (τόν obturateur), ὁ ὁποῖος κλείνει τό παράθυρο τῆς μηχανῆς προβολῆς δυό φορές στό χρόνο

μιᾶς εἰκόνας: μιά φορά κατά τήν προώθηση τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας καὶ μιά δεύτερη φορά, ὅταν ἡ εἰκόνα στέκεται ἀκίνητη μπροστά τὸ παράθυρο τῆς μηχανῆς, γιά νά προβληθεῖ στήν θόρην μέ σταθερή ἐνταση φωτός. "Ετσι, στίς κινηματογραφικές προβολές ἡ πραγματική συχνότητα τρεμοσβησίματος εἶναι διπλάσια ἀπό τή συχνότητα τῶν πλαισίων, δηλαδή 48 Hz.

Κατά τήν ἔκλογή τῆς συχνότητας τῶν πλαισίων στήν τηλεόραση λαμβάνεται ύπόψη καὶ τό γεγονός ὅτι μέ τήν ἐπίδραση τῆς κυματώσεως τῶν τάσεων τροφοδοτήσεως καὶ τῆς σκεδάσεως τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν τῶν μετασχηματιστῶν πάνω στήν ἡλεκτρονική δέσμη τοῦ εἰκονογράφου, εἶναι δυνατή ἡ παραμόρφωση τῆς εἰκόνας καὶ ἡ ἐμφάνιση στήν θόρην μαύρων ὄριζοντίων λωρίδων. Στήν περίπτωση ἴσοτητας τῆς συχνότητας πλαισίων καὶ τῆς συχνότητας τοῦ δικτύου τροφοδοτήσεως, οἱ ὄριζοντιες μαύρες λωρίδες στήν εἰκόνα εἶναι ἀκίνητες καὶ δέν διακρίνονται. "Οταν οἱ συχνότητες πλαισίων καὶ δικτύου δέν εἶναι ἵσες, οἱ ὄριζοντιες λωρίδες κινοῦνται πρός τά πάνω ἢ πρός τά κάτω στό ρυθμό τῆς διαφορᾶς $f_{\delta} - f_n$ ἢ $f_n - f_{\delta}$, ὅπου f_{δ} ἡ συχνότητα τοῦ δικτύου.

Γιά τήν τηλεόραση, τό πρότυπο CCIR καθορίζει συχνότητα 25 εἰκόνες στό δευτερόλεπτο, ὅμως ἡ συχνότητα τρεμοσβησίματος εἶναι διπλάσια, δηλαδή 50 Hz. Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ ἄλλο εἴδος σαρώσεως τῆς εἰκόνας, τήν **ἐνδιάμεση σάρωση**, τήν όποια θά ἔξετάσομε παρακάτω. Γιά συνεχή σάρωση εἰκόνας ἡ συχνότητα τῶν πλαισίων πρέπει νά εἶναι $f_n = 50$ Hz.

4.4.2 Ἐκλογή ἀριθμοῦ γραμμῶν.

Γιά νά ἔχομε καλή σαφήνεια εἰκόνας, πρέπει ὁ ἀριθμός τῶν γραμμῶν Z τοῦ ράστερ νά εἶναι μεγάλος. "Οσο καλύτερη εἶναι ἡ ἐστίαση τῆς ἡλεκτρονικῆς δέσμης στήν ἐπιφάνεια τῆς θόρηνς, δηλαδή ὅσο μικρότερη εἶναι ἡ διάμετρος τῆς δέσμης τόσο μεγαλύτερος μπορεῖ νά εἶναι ὁ ἀριθμός Z . Ἡ ἀπειρόστητη δημοσιεύση τῶν γραμμῶν, ἐνῶ δέν δίνει πρακτικά αὔξηση τῆς σαφήνειας τῆς εἰκόνας (λόγω τῆς περιορισμένης διαχωριστικῆς ικανότητας τοῦ ματιοῦ), μεγαλώνει τήν ύψηλότερη συχνότητα τοῦ σήματος εἰκόνας ἀνάλογα μέ τό τετράγωνο τοῦ ἀριθμοῦ Z (σχέση 4.6). Ἐπομένως κατά τήν ἔκλογή τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γραμμῶν πρέπει νά γίνει συμβιβασμός μεταξύ τῆς σαφήνειας τῆς εἰκόνας καὶ τῆς ἐπιτρεπομένης ζώνης διελεύσεως τῶν κυκλωμάτων ἐκπομπῆς καὶ λήψεως τῆς τηλεοράσεως.

Στό πρότυπο CCIR ἔχομε $Z = 625$, πράγμα πού ἔχασφαλίζει ἀρκετά καλή ποιότητα εἰκόνας. Γιά $Z = 625$ καὶ $f_n = 50$ Hz (συνεχής σάρωση), ἡ ύψηλότερη συχνότητα τοῦ σήματος εἰκόνας εἶναι (σχέση 4.6):

$$f_{cmax} = 0,5 Z^2 \cdot f_n = 0,5 \times 625^2 \times 50 = 9,8 \text{ MHz.} \quad (4.7)$$


Ἡ μετάδοση τόσο ύψηλής συχνότητας εἰκόνας χωρίς παραμορφώσεις εἶναι πρόβλημα ἀρκετά δύσκολο.

4.5 Ἐνδιάμεση σάρωση.

Εἴπαμε ὅτι γιά τήν ἔξαλειψη τῶν τρεμοσβησιμάτων τῆς λαμπρότητας τῆς εἰκόνας στήν θόρην τοῦ δέκτη τηλεοράσεως καί γιά συνεχή σάρωση εἰκόνας, πρέπει ἡ συχνότητα πλαισίων νά εἶναι 50 Hz. Ἀλλά μέ τέτοια συχνότητα πλαισίων ἡ ύψηλότερη συχνότητα τοῦ σήματος εἰκόνας εἶναι μεγάλη (σχέση 4.7). Γιά τήν ἐλάττωση

της ύψηλότερης συχνότητας τοῦ σήματος εἰκόνας καὶ ἐπομένως τὸν περιορισμό τοῦ πλάτους τοῦ τηλεοπτικοῦ φάσματος καὶ γιὰ τὴν ἑκπομπή 25 εἰκόνων στὸ δευτερόλεπτο χωρίς ἐμφάνιση τρεμοσβησιμάτων, καταφεύγομε στὴν «ἐνδιάμεση σάρωση» τῆς εἰκόνας.

Στὴν **ἐνδιάμεση ἡ παρεμβαλλόμενη σάρωση** τὸ ράστερ, πού ἀποτελεῖται ἀπό 625 γραμμές, διαιρεῖται σὲ δύο τμήματα, πού ὀνομάζονται **πεδία ἡ ἡμιπλαίσια**. Στὴν ἀρχή ἡ ἡλεκτρονική δέσμη σχηματίζει μόνο τίς περιττές γραμμές: 1η, 3η, 5η κλπ. Οἱ γραμμές αὐτές τοποθετοῦνται στὴν ἴδια θέση πού ἦταν τοποθετημένες καὶ στὴ συνεχή σάρωση. Τὸ τμῆμα αὐτό τοῦ πλαισίου ὀνομάζεται «πεδίο περιττῶν γραμμῶν» ἡ «περιττό πεδίο» [σχ. 4.5(a)]. Παραποροῦμε ὅτι στὸ περιττό πεδίο ἡ τελευταία γραμμή, δηλαδὴ ἡ 625η, εἶναι μισή (ῶς τὸ σημεῖο B). Ἔτσι, τὸ περιττό πεδίο περιέχει τίς μισές γραμμές τοῦ πλαισίου, δηλαδὴ 312,5 γραμμές.

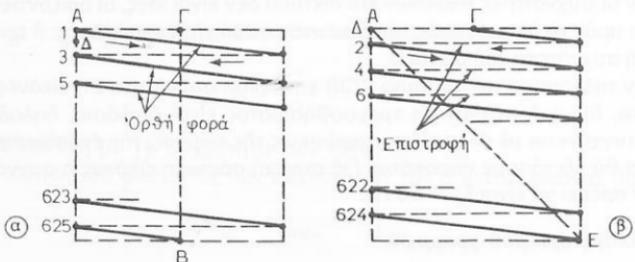

Σχ. 4.5.

Πεδίο περιττῶν γραμμῶν (a) καὶ πεδίο ἄρτιων γραμμῶν (b).

Ἄπο τὸ τέλος τοῦ περιπτοῦ πεδίου (σημεῖο B) ἡ ἡλεκτρονική δέσμη μετατοπίζεται γρήγορα στὸ σημεῖο Γ, πού βρίσκεται στὴν ἴδια στάθμη μέ τὸ σημεῖο A, δηλαδὴ μέ τὴν ἀρχή τῆς πρώτης περιττῆς γραμμῆς. Ἀπὸ τὸ σημεῖο Γ ἡ δέσμη, ἀφοῦ τελειώσει τὴν 625η γραμμή, ἐπιστρέφει στὸ σημεῖο Δ καὶ ἀρχίζει νά «γράφει» τίς ἄρτιες γραμμές: 2η, 4η, 6η κλπ. [σχ. 4.5 (β)]. Οἱ γραμμές αὐτές τοποθετοῦνται ἀκριβῶς στὸ μέσο τῶν προηγουμένων καὶ ἔτσι σχηματίζεται τὸ «ἄρτιο πεδίο». Ἡ τελευταία γραμμή τοῦ πεδίου αὐτοῦ, δηλαδὴ ἡ 624η, τερματίζει στὸ κάτω δεξιά ἀκρο τοῦ πλαισίου (σημεῖο E) καὶ ἀπό ἕκεῖ ἡ δέσμη ἐπιστρέφει στὸ σημεῖο A γιὰ νά ἐπαναλάβει τὸ σχηματισμό τοῦ περιπτοῦ πεδίου κ.ο.κ. Εἶναι εύκολο νά δοῦμε ὅτι ἂν τὸ ἔνα πεδίο τοποθετηθεῖ πάνω στὸ ἄλλο, παίρνομε τὸ πλαίσιο τῶν 625 γραμμῶν, ὥστε στὴ συνεχή σάρωση.

«Ἄς ἔξετάσομε τώρα λεπτομερέστερα τίς δύο σαρώσεις γιὰ νά προκύψουν τὰ πλεονεκτήματα τῆς ἐνδιάμεσης πού, ὥστε εϊδαμε, εἶναι πολυπλοκότερη ἀπὸ τὴ συνεχή.

Στὴ συνεχή σάρωση, γιὰ νά μήν ἔχομε τρεμοσβησίματα στὴν εἰκόνα, πρέπει νά ἔκπεμπονται 50 εἰκόνες στὸ δευτερόλεπτο. Τότε ὅμως ἡ ύψηλότερη συχνότητα τοῦ ὀπτικοῦ σήματος εἶναι 9,8 MHz (σχέση 4.7). Ἐκτὸς ἀπό αὐτὸ γιὰ τὴν ἑκπομπή εἰκόνων κινούμενων ἔντελως ἀρκετή μιά ταχύτητα διαδοχῆς 16 - 25 εἰκόνων στὸ δευτερόλεπτο (στὸν κινηματογράφο ἔχομε 24 εἰκόνες στὸ 1"). Μέ συχνότητα πλαισίων 25 Hz στὴ συνεχή σάρωση, ἡ ύψηλότερη συχνότητα τοῦ

όπτικοϋ σήματος γίνεται ή μισή (4,9 MHz), άλλα ή εικόνα διερευνᾶται από τή δέσμη σε χρόνο $1/_{25}$ τού 1'', δηλαδή σε 40 msec. Αύτο σημαίνει ότι κάθε σημείο τής οθόνης βομβαρδίζεται από τή δέσμη και έπομένως φωτίζεται κάθε 40 msec. Ο χρόνος αύτός είναι μεγάλος και τό μάτι μας δέν διατηρεῖ τή φωτεινή έντυπωση πουύ τού δημιουργήθηκε για κάποιο σημείο πρίν 40 msec. "Ετοι, ή εικόνα τρεμοσβίνει.

Στήν ένδιάμεση σάρωση κάθε πεδίο περιέχει 312,5 γραμμές. Γιά τό σχηματισμό τών γραμμών αύτών από τή δέσμη, πουύ είναι οι μισές τού πλαισίου, άπαιτεῖται μισός χρόνος από τόν προηγούμενο, δηλαδή 20 msec. Έπομένως, άφού ή δέσμη σαρώσει ένα σημείο τής οθόνης, ξαναβρίσκεται υστέρα από 20 msec όχι βέβαια άκριβώς στή Θέση τού ίδιου σημείου, άλλα λίγο χαμηλότερα. "Ετοι, ή περιοχή γύρω από κάθε σημείο τής οθόνης φωτίζεται κάθε 20 msec, δηλαδή 50 φορές στό 1'' (20 msec = 0,02 sec και 1/0,02 sec = 50 Hz). Σ' αύτό τό χρόνο τό μάτι μας διατηρεῖ τή φωτεινή έντυπωση τού σημείου τής ίδιας περιοχής και τό τρεμοσβήσιμο τής εικόνας έξαφανίζεται.

"Η ύψηλότερη συχνότητα τού σήματος εικόνας μέ ένδιάμεση σάρωση ύπολογίζεται από τή σχέση (4.6), ή τήν (4.7), άλλα μέ $f_n = 25$ Hz. "Αν είναι $Z = 625$ και $K = 4/3$, θά έχομε:

$$f_{cmax} = 0,5 Z^2 \cdot f_n = 0,5 \times 625^2 \times 25 = 4,9 \text{ MHz}$$

δηλαδή δυό φορές μικρότερη από έκεινη τής σχέσεως (4.7).

"Η χαμηλότερη συχνότητα τού σήματος εικόνας μέ ένδιάμεση σάρωση θά ισούται μέ τή συχνότητα τών πεδίων f_n πουύ είναι διπλάσια από τή συχνότητα τών πλαισίων f_n . Ή συχνότητα αύτή είναι:

$$f_{cmin} = f_n = 2f_n = 2 \times 25 = 50 \text{ Hz}$$

"Η συχνότητα τής γεννήτριας σαρώσεως, πού πραγματοποιεῖ τήν κατακόρυφη μετακίνηση τής ήλεκτρονικής δέσμης, είναι ίσην έπίσης μέ τή συχνότητα τών πεδίων f_n . Γιά τά τηλεοπτικά πρότυπα τής Εύρώπης είναι $f_n = 50$ Hz και 25 εικόνες στό 1'' ($f_n = 25$ Hz) και γιά τήν Αμερική $f_n = 60$ Hz και 30 εικόνες στό 1''.

"Ετοι, ή χρησιμοποίηση τής ένδιάμεσης σαρώσεως μᾶς έπιτρέπει νά έλαττωσομε τή συχνότητα τών πλαισίων κατά δυό φορές χωρίς έμφανιση τρεμοσβήσιμάτων στήν εικόνα, ένω ταυτόχρονα στενεύει δύο φορές τό πλάτος τής ζώνης συχνοτήτων τού οπτικοϋ σήματος και είναι:

$$\Delta \cdot F_e = F_{emax} - F_{emin} = 4,9 \text{ MHz}$$

4.6 Βασικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικών προτύπων.

Τά τηλεοπτικά πρότυπα στόν κόσμο είναι πέντε: τής Αγγλίας, τής Αμερικής, τής Δυτικής Εύρώπης (CCIR), τής Ρωσίας (OIRT) και τής Γαλλίας.

Τά βασικά χαρακτηριστικά τών προτύπων είναι:

- Ό αριθμός τών γραμμών (όνομαστικός).
- Ή συχνότητα τών πεδίων.
- Ή συχνότητα τών πλαισίων (συχνότητα εικόνων).
- Ή συχνότητα τών γραμμών και

— Ή ζώνη τῶν συχνοτήτων τοῦ ὄπτικου σήματος.

‘Η συχνότητα τῶν πεδίων γιά τά πρότυπα τῆς Εύρωπης εἶναι, ὅπως εἴπαμε, 50 Hz καὶ γιά τὴν Ἀμερική 60 Hz, δηλαδή ἵση μὲ τή συχνότητα τῶν δικτύων τροφοδοτήσεως τῶν ἡπείρων αὐτῶν. Τούς λόγους τῆς ἵστητας αὐτῆς τούς ἔξηγήσαμε στήν παράγραφο 4.4. ‘Η συχνότητα τῶν πλαισίων ἡ τῶν εἰκόνων εἶναι ἵση·μέ τό μισό τῆς συχνότητας τῶν πεδίων: 25 Hz γιά τά πρότυπα τῆς Εύρωπης καὶ 30 Hz γιά τὴν Ἀμερική. ‘Η συχνότητα τῶν γραμμῶν f_z εἶναι εὔκολο νά ύπολογισθεῖ, γιά τὴν Ἀμερική. ‘Η συχνότητα τῶν γραμμῶν Z, ἀφοῦ εἶναι $f_z = Z \cdot f_n$. Π.χ. γιά τό πρότυπο CCIR εἶναι $Z = 625$ καὶ ἐπομένως ἔχομε:

$$f_z = Z \cdot f_n = 625 \times 25 = 15.625 \text{ Hz} \quad (4.8)$$

ἡ καὶ

$$f_z = \frac{Z}{2} f_n = 312.5 \times 50 = 15.625 \text{ Hz}$$

Τέλος, μέ γνωστό τόν ἀριθμό τῶν γραμμῶν, ύπολογίζομε τή ζώνη τῶν συχνοτήτων τοῦ ὄπτικου σήματος μέ τή βοήθεια τῆς σχέσεως (4.6).

‘Η διαφορά μεταξύ τῶν τηλεοπτικῶν προτύπων βρίσκεται βασικά στὸν ἀριθμό τῶν γραμμῶν Z. Τό πρότυπο τῶν 625 γραμμῶν συμβιβάζει μέ ἀριστο τρόπο τὴν ἀπαραίτητη ποιότητα (σαφήνεια) τῆς εἰκόνας μέ τὴν ἐπιτρεπόμενη ἀπλοποίηση τῶν συσκευῶν ἑκομπῆς καὶ λήψεως τῆς. Μέ ἀριθμό γραμμῶν 405 (Ἀγγλικό πρότυπο) ἡ σαφήνεια τῆς εἰκόνας δέν εἶναι ἀρκετή. Μέ αὐξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γραμμῶν πάνω ἀπό τίς 625, μεγαλώνει ύπερβολικά τό πλάτος τῆς ζώνης συχνοτήτων τοῦ ὄπτικου σήματος καὶ οἱ συσκευές ἑκομπῆς καὶ λήψεως γίνονται συνθετότερες. ‘Ἐπι πλέον σέ όρισμένη περιοχή συχνοτήτων κατανέμονται λιγότεροι πομποί τηλεοράσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6.1.

Χαρακτηριστικά προτύπου	Τηλεοπτικά πρότυπα			
	Ἀγγλίας	ΗΠΑ	CCIR OIRT*	Γαλλίας
‘Αριθμός γραμμῶν (ὄνομαστικός)	405	525	625	819
Συχνότητα πεδίων σέ Hz	50			60
Συχνότητα πλαισίων σέ Hz	25	30	25	25
Συχνότητα γραμμῶν σέ Hz	10125	15750	15625	20475
Λόγος πλευρών πλαισίου	4:3	4:3	4:3	4:3
Ζώνη συχνοτήτων σήματος εἰκόνας σέ MHz	2,1	4,2	CCIR 4,9 OIRT 6	8,4

* CCIR = Committee Consultative International Radiocommunication
OIRT = Organization International Radio - Television

Τήν πιό μεγάλη σαφήνεια εἰκόνας ἔχει τό Γαλλικό πρότυπο (819 γραμμές), ἀλλά αὐτό συνεπάγεται πρόσθετη δαπάνη, ἐπειδή ἡ ζώνη συχνοτήτων φθάνει τά 8,4 MHz ἀντί γιά 4,9 MHz πού ἔχομε μέ 625 γραμμές.

Τά βασικά χαρακτηριστικά τῶν διαφόρων τηλεοπτικῶν προτύπων φαίνονται στόν Πίνακα 4.6.1.

4.7 Άμαύρωση καί συγχρονισμός.

Κατά τή διερεύνηση μᾶς είκόνας στόν είκονολήπτη καί κατά τήν άναπαραγωγή της στόν είκονογράφο τοῦ δέκτη, άξιοποιοῦνται μόνο οἱ κινήσεις τῆς δέσμης ἀπό τά ἀριστερά πρός τά δεξιά τοῦ μωσαϊκοῦ (στόχου) ή τῆς θύρων. Οἱ ἐπιστροφές τῆς δέσμης δημιουργοῦν παρασιτικά σήματα στόν πομπό καί φωτεινές παρενοχλήσεις στήν θύρων τοῦ δέκτη πού προκαλοῦν ἀσάφεια στήν εἰκόνα. Τό ideo συμβαίνει καί μέ τήν κατακόρυφη ἐπιστροφή τῆς δέσμης, ύστερα ἀπό τή διερεύνηση κάθε πεδίου τῆς είκόνας.

Γιά τήν ἀποφυγή τῶν παρασιτικῶν σημάτων στόν πομπό καί τῶν φωτεινῶν παρενοχλήσεων στήν θύρων τοῦ δέκτη, πού μποροῦν νά δημιουργηθοῦν ἀπό τίς ἐπιστροφές τῆς δέσμης, χρησιμοποιοῦνται εἰδικοί παλμοί οἱ ὅποιοι ἀποκόπτουν τή δέσμη κατά τήν ἐπιστροφή τῆς θύριζόντια καί κατακόρυφα. Οἱ παλμοί αὐτοί, ἐπειδή «μαυρίζουν» τήν θύρων κατά τό χρόνο ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης, ὄνομάζονται **παλμοί ἀμαυρώσεως** καί ἡ δράση τους **ἀμαύρωση**.

Οἱ παλμοί ἀμαυρώσεως χωρίζονται σέ δύο κατηγορίες:

- Σέ «παλμούς ἀμαυρώσεως γραμμῶν» καί
- σέ «παλμούς ἀμαυρώσεως πλαισίων».

Ἡ διάκριση δέν εἶναι τυπική, γιατί διαφέρουν μεταξύ τους κατά τή διάρκεια, ἀφοῦ διαφορετικοί εἶναι καί οἱ χρόνοι ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης θύριζόντια καί κατακόρυφα κατά τούς ὅποιους πρέπει νά δράσουν. Καί οἱ δυο κατηγορίες παλμῶν παράγονται στόν πομπό καί, ἀφοῦ ἐνεργήσουν στόν είκονολήπτη, εἰσάγονται στό τηλεοπτικό σῆμα καί μεταφέρονται στό δέκτη γιά νά ἐνεργήσουν καί στόν είκονογράφο. Οἱ παλμοί ἀμαυρώσεως ἔχουν κατάλληλο πλάτος καί πολικότητα ὥστε, ὅταν ἐνεργοῦν στό κύκλωμα πλέγματος - καθόδου τῶν ἀντιστοίχων σωλήνων, νά ἀποκόπτουν τή δέσμη κατά τή διάρκεια τῶν ἐπιστροφῶν τῆς.

— Ἀπαραίτητη συνθήκη γιά τήν άναπαραγωγή τῆς εἰκόνας στό δέκτη τηλεοράσεως εἶναι ὁ αύστηρος συγχρονισμός τῶν κινήσεων τῆς καταγραφικῆς δέσμης στόν είκονογράφο καί τῆς διερευνητικῆς δέσμης στόν είκονολήπτη. Ἐπειδή ἡ δέσμη κινεῖται θύριζόντια γιά τό σχηματισμό γραμμῶν καί κατακόρυφα γιά τό σχηματισμό πλαισίων, δηλαδή ἔχομε σαρώσεις γραμμῶν καί πλαισίων, διακρίνομε τό «συγχρονισμό γραμμῶν» καί τό «συγχρονισμό πλαισίων». Γιά τήν πραγματοποίηση τῶν συγχρονισμῶν αὐτῶν χρησιμοποιοῦνται ἐπίσης εἰδικοί παλμοί πού ὄνομάζονται ἀντίστοιχα **παλμοί συγχρονισμοῦ γραμμῶν** καί **παλμοί συγχρονισμοῦ πλαισίων**.


Γνωρίζομε ἀκόμη, ὅτι μεταξύ τῶν συχνοτήτων σαρώσεως γραμμῶν καί σαρώσεως πλαισίων ὑπάρχει ἐντελῶς καθορισμένη σχέση, ὅπως ὑπάρχει καί μεταξύ τῆς συχνότητας πλαισίων καί τῆς συχνότητας τοῦ δικτύου τροφοδοτήσεως. Ἐτσι, γιά τήν πραγματοποίηση μᾶς τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς εἶναι ἀπαραίτητο νά ἔχασφαλισθεῖ συγχρονισμός μεταξύ τῆς σαρώσεως πλαισίων καί τοῦ δικτύου τροφοδοτήσεως, μεταξύ τῆς σαρώσεως γραμμῶν καί τῆς σαρώσεως πλαισίων, καθώς ἐπίσης καί μεταξύ τῶν δύο σαρώσεων στόν πομπό καί τῶν ἴδιων σαρώσεων στό δέκτη. Οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ παράγονται στόν πομπό καί, ἀφοῦ ἐνεργήσουν στίς «γεννητηριες σαρώσεως» γραμμῶν καί πλαισίων, πού ρυθμίζουν τήν κίνηση τῆς διερευνητικῆς δέσμης στόν είκονολήπτη, εἰσάγονται στό τηλεοπτικό σῆμα καί μεταφέρονται στό δέκτη γιά νά ἐνεργήσουν στίς ἀντίστοιχες γεννητηριες πού ρυθμίζουν

τίν κίνηση τῆς καταγραφικῆς δέσμης στὸν εἰκονογράφο. Οἱ παλμοὶ συγχρονισμοῦ γραμμῶν καὶ πλαισίων διαφέρουν μεταξύ τους κατά διάρκεια.

4.8 Παλμοὶ συγχρονισμοῦ καὶ ἀμαυρώσεως γραμμῶν.

Ἐξετάζομε στὴ συνέχεια τὴ μορφὴ τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ καὶ ἀμαυρώσεως γραμμῶν, καθὼς καὶ τὴ δράση τους κατὰ τὴν ὄριζόντια σάρωση μιᾶς εἰκόνας.

Στὸ σχῆμα 4.8α φαίνεται ἔνα τμῆμα τοῦ σήματος εἰκόνας μὲ τοὺς παλμούς συγχρονισμοῦ καὶ ἀμαυρώσεως γραμμῶν. Ἡ διάρκεια τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ εἶναι μικρότερη ἀπό τὴ διάρκεια τοῦ παλμοῦ ἀμαυρώσεως καὶ ἡ σχετική τοποθέτηση μεταξύ τους εἶναι ἀσύμμετρη. Ἡ ὄριζόντια ἐπιστροφὴ τῆς δέσμης πρέπει νά ἀρχίζει καὶ νά τελειώνει στὴ διάρκεια δράσεως τοῦ παλμοῦ ἀμαυρώσεως, δηλαδὴ στὸ χρόνο $t_a - t_r$. Στὴν περίπτωση αὐτή ἡ γραμμὴ ἐπιστροφῆς δέν μπορεῖ νά φανεῖ στὴν ὁθόνη τῆς λυχνίας εἰκόνας.

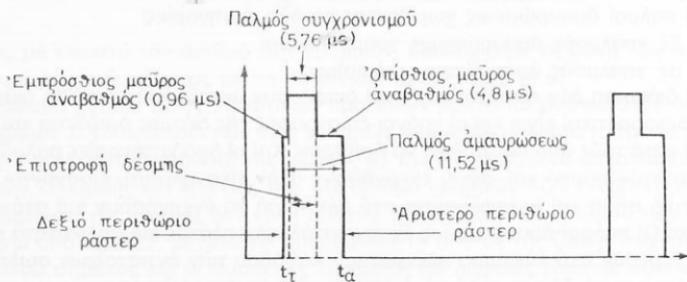


Σχ. 4.8α.

Ο παλμός συγχρονισμοῦ καὶ ἀμαυρώσεως τῶν γραμμῶν.

Ἐφόσον ὁ χρόνος ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης δέν χρησιμοποιεῖται γιά τὴν ἐκπομπή σήματος εἰκόνας, θά πρέπει αὐτὸς νά εἶναι ὅσο τὸ δυνατόν μικρότερος. Ὁμως, γιά τὴν περίπτωση μαγνητικῆς ἀποκλίσεως τῆς δέσμης, ὁ χρόνος τῆς ὄριζόντιας ἐπιστροφῆς τῆς δέν μπορεῖ νά εἶναι μικρότερος ἀπό τὴν περίοδο μιᾶς γραμμῆς. Αὐτὸ ὑπαγορεύεται ἀπό δύο λόγους: πρῶτο, μὲ πολὺ μικρό χρόνο ἐπιστροφῆς, δημιουργοῦνται στὰ πηνία ὄριζόντιας ἀποκλίσεως ισχυρές παρασιτικές ταλαντώσεις καὶ δεύτερο, ἐπειδή ἡ διάρκεια τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ γραμμῶν πρέπει νά εἶναι μικρότερη ἀπό τὸ χρόνο τῆς ὄριζόντιας ἐπιστροφῆς, μέ τόσο βραχεῖς παλμούς συγχρονισμοῦ δέν ἔξασφαλίζεται σταθερότητα στὸ συγχρονισμό τοῦ δέκτη [στὸ συγχρονισμό τοῦ δέκτη θά ἐπιδροῦν οἱ παλμικοὶ θόρυβοι πού ἔχουν ἐπίσης μικρή διάρκεια].

Μεγαλύτερη σημασία ἔχει ἡ μορφὴ τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ. Γιά ἔναν ἀκριβή συγχρονισμό, τά ἐμπρόσθια μέτωπα τῶν παλμῶν πρέπει νά εἶναι ὅσο τὸ δυνατόν ἀπότομα καὶ τὸ ὑψοστους[τὸ πλάτος τους], σταθερό [σχ. 4.8β(a)]. Οἱ τόσο αὐστηρές ἀπαιτήσεις γιά τὴ μορφὴ τοῦ παλμοῦ εἶναι δικαιολογημένες, ἐπειδή ἀπό τὸ ἐμπρόσθιο μέτωπο τοῦ παλμοῦ καθορίζονται τὸ τέλος τῆς ὄρθης σαρώσεως καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἀνάστροφης.

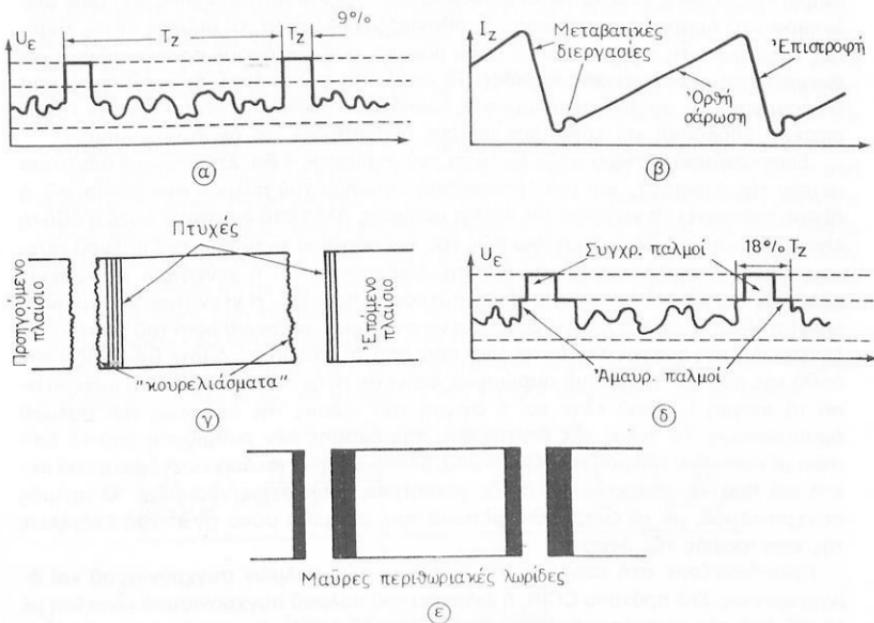

Σχ. 4.8β.
Σύνθεση τῶν γραμμοπαλμῶν.

Οἱ παρασιτικὲς ταλαντώσεις, ποὺ δημιουργοῦνται στὰ πηνία ὄριζόντιας ἀποκλίσεως στή διάρκεια ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης, διαταράσσουν τή γραμμικότητα τῆς ὄρθης σαρώσεως στήν ἀρχή καὶ στό τέλος της. Στήν ἀρχή ἐπιπροστίθενται στήν ὄρθη σάρωση ὑπολείμματα παρασιτικῶν ταλαντώσεων ἐνῶ στό τέλος ἐμφανίζονται μεταβατικές διεργασίες, μέ ἀποτέλεσμα τή δημιουργία νέων παρασιτικῶν ταλαντώσεων στά πηνία γραμμῶν [σχ. 4.8β(β)].

Λόγω τῶν παραμορφώσεων αὐτῶν τῆς ὄρθης σαρώσεως, ἐμφανίζονται κατακόρυφες πτυχώσεις στό ἀριστερό περιθώριο τῆς ὁθόνης καὶ ἀκόμη, τά δύο περιθώρια (ἀριστερό καὶ δεξιό) εἶναι «κουρελιασμένα» [σχ. 4.8β(γ)]. Γιά νά μή φαίνονται στήν ὁθόνη οἱ παραμορφώσεις αὐτές, πρέπει ἡ ἡλεκτρονική δέσμη νά διακόπτεται λίγο ἐνωρίτερα ἀπό τό τέλος τῆς ὄρθης σαρώσεως καὶ νά ἀποκαθίσταται λίγο ἀργότερα ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐπόμενης ὄρθης σαρώσεως. Αύτό ἐπιτυγχάνεται μέ τόν παλμό ἀμαυρώσεως γραμμῶν, πού ἔχει διάρκεια μεγαλύτερη ἀπό ἑκίνη τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ [16% - 18% ἀπό τήν περίοδο μιᾶς γραμμῆς, σχ. 4.8β(δ)].

Ἐπειδή ἡ διάρκεια τῶν μεταβατικῶν διεργασιῶν εἶναι μεγαλύτερη στήν ἀρχή κάθε γραμμῆς παρά στό τέλος της, οἱ παλμοὶ συγχρονισμοῦ δέν τοποθετοῦνται στό μέσο τῶν παλμῶν ἀμαυρώσεως, ἀλλά εἶναι μερικῶς μετατοπισμένοι πρός τά ἀριστερά.

Τό ἀριστερό ὑπόλοιπο τοῦ παλμοῦ ἀμαυρώσεως, πού δέν καλύπτεται ἀπό τόν παλμό συγχρονισμοῦ, δημιουργεῖ μιά κατακόρυφη μαύρη λωρίδα στό δεξιό περι-

Θώριο τῆς όθόνης ένω τό δεξιό ύπόλοιπο τοῦ παλμοῦ αύτοῦ δημιουργεῖ μίαν ἴδια λωρίδα στό ἀριστερό περιθώριο τῆς όθόνης [σχ. 4.8β(ε)]. Οι μαῦρες αὐτές λωρίδες καλύπτουν τίς παραμορφώσεις τοῦ ράστερ, πού ἔξετάσαμε προηγουμένως καὶ ὄνομάζονται **περιθωριακές λωρίδες**. Τά ύπόλοιπα τοῦ παλμοῦ ἀμαυρώσεως, πού δημιουργοῦν τίς μαῦρες περιθωριακές λωρίδες, ὄνομάζονται «έμπροσθιος» (τό ἀριστερό ύπόλοιπο) καὶ «ὅπισθιος μαῦρος ἀναβαθμός» (τό δεξιό ύπόλοιπο).

Ἐπανερχόμαστε τώρα στήν ἔξεταση τοῦ σχήματος 4.8α. Στό χρονικό διάστημα μεταξύ τῆς στιγμῆς t_r καὶ τοῦ ἐμπρόσθιου μετώπου τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ, ἡ δέσμη τελειώνει τό γράψιμο τῆς ὄρθης γραμμῆς, ἀλλά στό διάστημα αὐτό ἡ όθόνη εἶναι μαυρισμένη. Τή στιγμή ἀκριβῶς τοῦ ἐμπρόσθιου μετώπου τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ, ἡ ὄρθη πορεία τῆς δέσμης διακόπτεται καὶ ἡ γεννήτρια σαρώσεως γραμμῶν περνᾶ στή λειτουργία τῆς ἀνάστροφης πορείας. Ἡ γεννήτρια γραμμῶν δοδογεῖ τή δέσμη, μὲ τὴν όθόνη μαυρισμένη στό ἀριστερό περιθώριο τοῦ ράστερ. Ἡ ἐπιστροφή τῆς δέσμης τελειώνει λίγο πρίν ἀπό τή στιγμή t_a , ὅποτε ξαναρχίζει τήν όρθη της πορείας. Ἡ γραμμή σαρώσεως φαίνεται στήν όθόνη τοῦ δέκτη ύστερα ἀπό τή στιγμή t_a , πού εἶναι καὶ ἡ στιγμή τοῦ τέλους τῆς δράσεως τοῦ παλμοῦ ἀμαυρώσεως. Τό τέλος τῆς ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης δέν ρυθμίζεται ἀπό τό ὄπισθιο μέτωπο τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ, ἀλλά καθορίζεται ἀπό κυκλώματα τοῦ δέκτη καὶ ἀπό τά χαρακτηριστικά τῆς γεννήτριας σαρώσεως γραμμῶν. Ὁ παλμός συγχρονισμοῦ, μέ τό ἐμπρόσθιο μέτωπό του, ρυθμίζει μόνο τή στιγμή ἐνάρξεως τῆς ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης.

Προσδιορίζομε στή συνέχεια τίς διάρκειες τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ καὶ ἀμαυρώσεως. Στό πρόπτο τοῦ CCIR, ἡ διάρκεια τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ εἶναι ἵση μέ τά 9% ἀπό τήν περίοδο μιᾶς γραμμῆς T_z . Ἐπειδή ἡ συχνότητα τῶν γραμμῶν εἶναι $f_z = 15.625 \text{ Hz}$ (σχέση 4.8), ἔχουμε:

$$T_z = \frac{1}{f_z} = \frac{1}{15.625} = 64 \mu\text{sec}$$

καὶ διάρκεια παλμοῦ συγχρονισμοῦ $64 \mu\text{sec} \times 0.09 = 5.76 \mu\text{sec}$.

Ἡ διάρκεια τοῦ παλμοῦ ἀμαυρώσεως εἶναι ἵση μέ τά 18% ἀπό τήν περίοδο T_z δηλαδή:

$$\text{διάρκεια παλμοῦ ἀμαυρώσεως} = 64 \times 0.18 = 11.52 \mu\text{sec}.$$

Ὁ ἐμπρόσθιος μαῦρος ἀναβαθμός ἔχει διάρκεια ἵση μέ τό 1.5% τῆς T_z , δηλ. εἶναι $64 \times 0.015 = 0.96 \mu\text{sec}$, ὅποτε ἡ διαφορά $11.52 - (0.96 + 5.76) = 4.8 \mu\text{sec}$ ἀπομένει γιά τόν ὄπισθιο μαῦρο ἀναβαθμό. Οι διάρκειες αὐτές εἶναι σημειώμένες στό σχήμα 4.8α.

Τέλος, ἀπό ὅλα ὅσα εἴπαμε, βγαίνει τό συμπέρασμα ὅτι οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ καὶ ἀμαυρώσεως γραμμῶν ἐμφανίζονται στό τηλεοπτικό σῆμα κάθε 64 μsec καὶ ἐπομένως ἔχουν συχνότητα ἵση μέ τή συχνότητα τῶν γραμμῶν. Προκύπτει ἐπίσης ὅτι ὁ διαθέσιμος χρόνος γιά τήν ἑκπομπή σήματος εἰκόνας κατά μῆκος μιᾶς γραμμῆς εἶναι: $64 - 11.52 = 52.48 \mu\text{sec}$.


4.9 Παλμοί συγχρονισμοῦ καὶ ἀμαυρώσεως πλαισίων.

Στήν ἀπλούστερη περίπτωση, οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ καὶ ἀμαυρώσεως πλαι-

σίων διαφέρουν από τούς άντιστοιχους τών γραμμών μόνο στή διάρκεια. Η διάρκεια τών παλμών συγχρονισμού πλαισίων καθορίσθηκε, για τό πρότυπο CCIR, την μέ τή διάρκεια 2,5 γραμμών, δηλαδή $2,5 \times T_z = 2,5 \times 64 = 160 \text{ μ sec}$, καὶ ή διάρκεια τοῦ παλμοῦ άμαυρώσεως ίση μέ τό χρόνο 20 περίπου γραμμών, δηλαδή $20 \cdot T_z = 20 \times 64 = 1280 \text{ msec}$. "Οπως στήν περιπτώση τών γραμμών, έτσι καὶ έδω ὁ παλμός συγχρονισμοῦ πλαισίων τοποθετεῖται ἐπάνω στήν παλμό άμαυρώσεως.


"Η μορφή τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ πλαισίων πρέπει νά εἶναι τέτοια, ώστε στό τέλος τοῦ περιπτοῦ πεδίου, ή όρθι κίνηση τῆς δέσμης νά διακόπτεται στή μέση τῆς τελευταίας γραμμῆς. Γιά τό σχηματισμό τών πάνω καὶ κάτω περιθωριακῶν μαύρων λωρίδων θά πρέπει ὁ χρόνος τῆς κατακόρυφης ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης νά εἶναι μικρότερος ἀπό τή διάρκεια τοῦ παλμοῦ άμαυρώσεως πλαισίων, ένω ἡ ἐπιστροφή πρέπει νά ἀρχίζει ἀργότερα ἀπό τό ἐμπρόσθιο μέτωπο τοῦ παλμοῦ άμαυρώσεως. Ἐκτός ἀπό αὐτό, εἶναι ἀπαραίτητο, στή διάρκεια ἐκπομπῆς τών παλμών συγχρονισμοῦ πλαισίων, νά ὑπάρχουν καὶ παλμοί συγχρονισμοῦ γραμμῶν.

Μονοκόμματος πλαισιοπαλμός

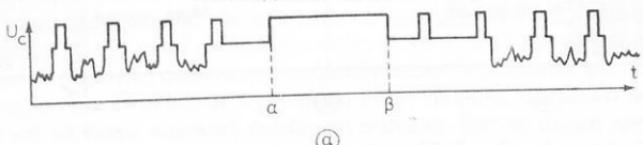

(a)

Τεμαχισμένος πλαισιοπαλμός
"ἐσοχές"

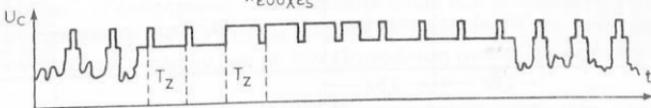


(b)

Σχ. 4.9a.

Σύνθεση τών πλαισιοπαλμών.

"Ἄς υποθέσομε ὅτι ὁ παλμός συγχρονισμοῦ πλαισίων ἔχει τήν ἀπλή μορφή πού φαίνεται στό σχῆμα 4.9a(a). Κατά τό χρόνο δράσεως τοῦ μονοκόμματου καὶ μεγάλου σέ διάρκεια παλμοῦ συγχρονισμοῦ πλαισίων, δηλαδή στό χρονικό διάστημα $\alpha - \beta$, δέν υπάρχουν παλμοί συγχρονισμοῦ γραμμών καὶ ή ἀντίστοιχη γεννήτρια μένει ἀσυγχρόνιστη. Γιά νά εἶναι συνεχής ὁ συγχρονισμός τῆς γεννήτριας γραμμών, ὁ πλατύς παλμός συγχρονισμοῦ πλαισίων φέρει τίς λεγόμενες «ἐσοχές», μέ τίς ὅποιες χωρίζεται σέ περισσότερους βραχύτερους παλμούς [σχ. 4.9a(b)]. Οι διάρκειες τών ἐσοχῶν καὶ οι θέσεις τους εἶναι τέτοιες, ώστε νά λειτουργοῦν κανονικά τόσο ἡ κατακόρυφη ὅσο καὶ ή όριζόντια σάρωση στό δέκτη. Π.χ., οι ἐσοχές στό σχῆμα 4.9a(b) ἔγιναν σέ τέτοια θέση, ώστε τά ἐμπρόσθια μέτωπα τών μερικῶν παλμών συγχρονισμοῦ πλαισίων νά ἀπέχουν μεταξύ τους ὅσο καὶ τά ἀντίστοιχα τών παλμών συγχρονισμοῦ γραμμών. "Ἔτσι ή γεννήτρια σαρώσεως γραμμών τοῦ δέκτη μπορεῖ νά συγχρονισθεῖ μέ τά ἐμπρόσθια μέτωπα τών παλμών συγχρονισμοῦ πλαισίων.

Στήν πραγματικότητα ή σύνθεση των παλμῶν συγχρονισμοῦ πλαισίων είναι πολυπλοκότερη από αύτή που φαίνεται στό σχήμα 4.9α. Πρώτα από όλα στήν ένδιαμεση σάρωση έχουμε έκπομπή 50 πεδίων στό δευτερόλεπτο. Έπομένως ή κατακόρυφη έπιστροφή τής δέσμης σαρώσεως γίνεται δυό φορές στή διάρκεια έκπομπής μιᾶς είκονας: τήν πρώτη φορά, ύστερα από τήν έκπομπή τοῦ περιπτοῦ πεδίου καὶ τή δεύτερη, ύστερα από τήν έκπομπή τοῦ ἄρτιου. Καθεμιά από αύτές τίς έπιστροφές έχει δικό της παλμό ἀμαυρώσεως (τόν περιπτό καὶ τόν ἄρτιο) καὶ δικούς της παλμούς συγχρονισμοῦ (σχ. 4.9β). Καὶ οἱ δύο παλμοί ἀμαυρώσεως έχουν τήν ἴδια διάρκεια, δηλαδή 1280 μsec, διαφέρουν δὲ στό οἵ τοι περιπτός παλμός ἀρχίζει από τή μέση τῆς τελευταίας γραμμῆς [σχ. 4.9β(α)] ἐνώ ὁ ἄρτιος, από τό τέρμα τῆς έπιστροφῆς τῆς τελευταίας γραμμῆς, δηλαδή από τήν ἀρχή τῆς έπόμενης [σχ. 4.9β(β)].

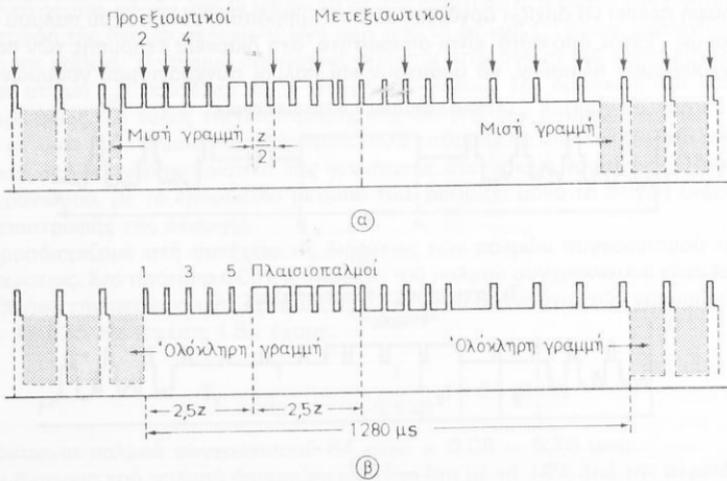

Σχ. 4.9β.

Τό πλήρες συγχρονιστικό σήμα γιά τά περιπτά (α) καὶ γιά τά ἄρτια (β) πεδία.

Ο πλατύς παλμός συγχρονισμοῦ κάθε πεδίου διαιρεῖται σέ 5 μερικούς παλμούς. Η διαίρεση γίνεται σέ «ρυθμό ἡμιγραμμῶν», ἀφοῦ οι παλμοί αὐτοί ἔμφανίζονται κάθε φορά ύστερα από 312,5 γραμμές. Κάθε παλμός έχει διάρκεια ἵση μέ τό 41% από τήν περίοδο μιᾶς γραμμῆς, δηλαδή $64 \times 0,41 = 26,24$ μsec. Έπομένως ἀφοῦ η διαίρεση ἔγινε σέ ρυθμό ἡμιγραμμῶν (ἀνά 50% τῆς T_z), η διάρκεια τῆς ἑσοχῆς ισοῦται μέ τό 9% τῆς T_z , δηλαδή $64 \times 0,09 = 5,76$ μsec. Ετοι ἔχουμε: $26,24 + 5,76 = 32$ μsec = 1 ἡμιγραμμή. Ή ισότητα τής διάρκειας τῆς ἑσοχῆς μέ τή διάρκεια τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν, πού είναι ἐπίσης 5,76 μsec, ἐπιβάλλεται ἀπό λόγους ἀπλοποιήσεως μερικῶν κυκλωμάτων τοῦ πομποῦ. Στό σχήμα 4.9β φαίνεται οἵ τοι γεννήτρια σαρώσεως γραμμῶν συγχρονίζεται μέ τό ἐμπρόσθιο μέτωπο κάθε δεύτερου πλαισιοπαλμοῦ [ὅπως δείχνουν τά βέλη στό σχ. 4.9β(α)].

Ετοι, ἀνά δύο ἐμπρόσθια μέτωπα τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ πλαισίων, τό ἔνα

δέν χρησιμοποιείται. Θά δούμε όμως στά ειδικά κυκλώματα σαρώσεως τοῦ δέκτη ότι αύτό δέν πειράζει, έπειδή ή γεννήτρια σαρώσεως γραμμῶν δέν ἐνοχλεῖται ἀπό παρουσιαζόμενους τυχόν παλμούς στούς ἐνδιάμεσους χρόνους τῶν κύκλων λειτουργίας τῆς.

Τέλος, στό πρότυπο CCIR ὁ πρῶτος παλμός συγχρονισμοῦ πλαισίων παρουσιάζεται πάντοτε 2,5 γραμμές (5 ἡμιγραμμές) ύστερα ἀπό τὴν ἔναρξη τοῦ παλμοῦ ἀμαυρώσεως πλαισίων. Στὸν ἐμπρόσθιο αὐτό μαῦρο ἀναβαθμό, ὅπως καὶ στὸν ὄπισθιο, τοποθετοῦνται οἱ λεγόμενοι **έξιστικοι παλμοί**. Μέ τῇ σχετικά μεγάλῃ χρονικῇ ἀπόσταση τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν καὶ τοῦ πρώτου παλμοῦ συγχρονισμοῦ πλαισίων καθώς καὶ μέ τὸν προορισμὸν τῶν έξιστικῶν παλμῶν, θά ἀσχοληθοῦμε παρακάτω.


4.10 Έξιστικοί παλμοί.

Ἐπειδή ὁ ἀριθμός τῶν γραμμῶν Z στὴν ἐνδιάμεση σάρωση πρέπει νά εἶναι ὁ πιστοπότερος ἀκέραιος καὶ περιττός, τὸ χρονικό διάστημα πού χωρίζει τὸν παλμό συγχρονισμοῦ πλαισίων ἀπό τὸν τελευταῖο παλμό συγχρονισμοῦ γραμμῶν πρέπει νά εἶναι ἵστο μέ T_z (64 μsec) γιά τὸ ἄρτιο πεδίο καὶ μέ $T_z/2$ (32 μsec) γιά τὸ περιττό. Ἡ διαφορά στὴ χρονική ἀπόσταση μεταξὺ τῶν παραπάνω παλμῶν γιά τὰ ἄρτια καὶ περιττά πεδία, πού εἶναι ἵστο μέ τὴ διάρκεια μισῆς γραμμῆς, πρέπει νά διατηρεῖται σταθερή γιά νά ἔχομε κανονική ἐνδιάμεση σάρωση. Βασικὴ ἀκόμη προϋπόθεση γιά μιὰ σωστὴ ἀλληλοδιαδοχὴ τῶν ἄρτιων καὶ περιττῶν γραμμῶν στὴν ἐνδιάμεση σάρωση εἶναι ἡ ἀπολύτως ἵστη χρονικὴ διάρκεια τῆς κατακόρυφης σαρώσεως καὶ τῶν δύο πεδίων. Ἡ ἐκπλήρωση τῶν προϋποθέσεων πού ἀναφέραμε ἐπιτυχάνεται μέ τὸ συγχρονισμό τῆς γεννήτριας σαρώσεως πλαισίων, πού γίνεται μέ τὴ βοήθεια τῶν ἀντιστοίχων παλμῶν, καὶ μέ τὴν ἔξασφάλιση σταθερότητας στὴ λειτουργία τῆς.

Κατά τὸ συγχρονισμό τῆς γεννήτριας κατακόρυφης σαρώσεως τοῦ δέκτη, τὸ ἐμπρόσθιο μέτωπο τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ πλαισίων καθορίζει τὴν ἔναρξη τῆς κατακόρυφης ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης. Ἐπομένως, οἱ στιγμές ἐνάρξεως τῆς κατακόρυφης ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης σὲ κάθε πεδίο εἶναι αὐστηρά καθορισμένες. Οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ πλαισίων διαχωρίζονται στὸ δέκτη ἀπό τοὺς παλμούς συγχρονισμοῦ γραμμῶν μέ τὴ βοήθεια εἰδικῶν κυκλωμάτων καὶ κατά τὸ διαχωρισμό τοὺς παίρνουν μιάν ἄλλη μορφή πού δέν εἶναι ὄρθιογνωνία. Οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ πλαισίων πρέπει νά εἶναι ἐντελῶς ὄμοιοι στὴ μορφή καὶ γιά τὰ δύο πεδία.

Κατά τὸ διαχωρισμό τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ ἐμφανίζεται κάποια ἐπίδραση τοῦ τελευταίου παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν στὴ μορφή τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ πλαισίων. Ἡ ἐπίδραση αὐτή εἶναι μεγαλύτερη στὸ περιττό πεδίο, ἐπειδή ὁ τελευταῖος παλμός συγχρονισμοῦ τῶν γραμμῶν του βρίσκεται πιό κοντά στὸν παλμό συγχρονισμοῦ πλαισίων (32 μsec) παρὰ στὸ ἄρτιο (64 μsec). Ἡ μορφὴ τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ πλαισίων τοῦ περιττοῦ πεδίου, σὲ σύγκριση μέ ἐκείνη τοῦ ἄρτιου, γίνεται τέτοια, ώστε ἡ κατακόρυφη ἐπιστροφή τῆς δέσμης ἐμφανίζεται ἐνωρίτερα στὸ περιττό πεδίο ἀπό ὅσο στὸ ἄρτιο. Κάθε ἀνισότητα μεταξὺ τῆς κατακόρυφης ἐπιστροφῆς τῶν περιττῶν καὶ τῆς κατακόρυφης ἐπιστροφῆς τῶν ἄρτιων

πεδίων όδηγει στή διαταραχή τής σωστής άλληλοδιαδοχής τῶν ἄρτιων καί περιτῶν γραμμῶν, μέ απότελεσμα νά ἐμφανίζεται τό λεγόμενο **ζευγάρωμα** τῶν γραμμῶν πού μπορεῖ νά φθάσει μέχρι τήν τέλεια σύμπτωσή τους (σχ. 4.10).

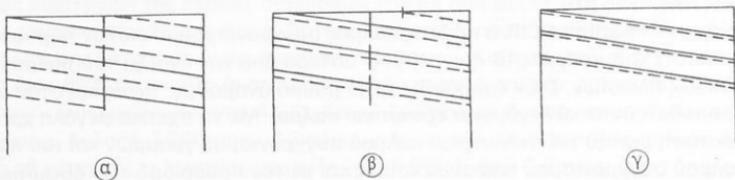

Σχ. 4.10.

α) Σωστή άλληλοδιαδοχή ἄρτιων καί περιτῶν γραμμῶν. β) Ζευγάρωμα γραμμῶν. γ) Σύμπτωση γραμμῶν.

Γιά νά μειωθεῖ ή ἐπίδραση τοῦ τελευταίου παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν στήν κατακόρυφη σάρωση, αὐξάνομε τό χρονικό διάστημα μεταξύ τοῦ παλμοῦ αύτοῦ καί τοῦ πρώτου παλμοῦ συγχρονισμοῦ πλαισίων κατά 2,5 περιόδους γραμμῶν, δηλαδή κατά $2,5 \times 64 = 160$ msec. "Οπως θά δοῦμε ἀργότερα, κατά τήν ἔξεταση τῶν κυκλωμάτων διαχωρισμοῦ τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ μεταξύ τους (κυκλώματα διαφορίσεως καί διλοκληρώσεως), τό παραπάνω χρονικό διάστημα εἶναι ἀρκετό γιά νά μήν ἐμφανίζεται ἐπίδραση τοῦ τελευταίου παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν στήν κατακόρυφη σάρωση τόσο στά ἄρτια ὅσο καί στά περιττά πεδία.

'Επειδή στό χρονικό διάστημα τῶν 2,5 γραμμῶν ἡ γεννήτρια σαρώσεως γραμμῶν δέν πρέπει νά μένει ἀσυγχρόνιστη, τοποθετοῦνται ἑκεῖ 5 παλμοί, πού ὄνομάζονται **προεξιστικοί**. Οι νέοι αύτοί παλμοί ἀπέχουν μεταξύ τους κατά $T_z/2$ καί ἐπομένως ἔχουν διπλάσια συχνότητα ἐπαναλήψεως ἀπό ἑκείνη τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ γραμμῶν. 'Η διάρκεια κάθε παλμοῦ εἶναι ἵση μέ το μισό τῆς διάρκειας τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν, δηλαδή ἵση μέ 2,88 msec καί ἡ διάρκεια κάθε ἑσοχῆς ἵση μέ $32 - 2,88 = 29,12$ msec. Γιά τό συγχρονισμό τῶν γραμμῶν στό περιπτό πεδίο [σχ. 4.9β(α)] πρέπει νά ἐργάζονται δύος καί 4ος προεξιστικός παλμός, ἐνώ στό ἄρτιο [σχ. 4.9β(β)] δύος, δύος καί δύος.

Εἰδαμε ὅτι ἡ ἔναρξη τῆς κατακόρυφης ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης καθορίζεται ἀπό τό ἐμπρόσθιο μέτωπο τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ πλαισίων. Τό τέλος ὅμως τῆς ἐπιστροφῆς, πού καθορίζει καί τή διάρκειά της, ἔχαρται ἀπό τό χαρακτηριστικά τῆς γεννήτριας σαρώσεως πλαισίων, ἡ λειτουργία τῆς δοπίας δέν πρέπει νά παρενοχλεῖται ἀπό ζένες ἐπίδρασεις. Τέτοιες παρενοχλητικές ἐπίδρασεις μποροῦν νά δημιουργηθοῦν μετά τή διακοπή τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ πλαισίων, ἐπειδή τό χρονικό διάστημα γιά τόν ἐπόμενο πρώτο παλμό συγχρονισμοῦ γραμμῶν εἶναι T_z γιά τό ἄρτιο πεδίο καί $T_z/2$ γιά τό περιπτό. Γιά αύτό τό λόγο τοποθετοῦνται καί ἐδῶ, ὕστερα ἀπό τούς 5 παλμούς συγχρονισμοῦ πλαισίων, 5 «μετεξιστικοί» παλμοί πού εἶναι δύοι μέ τούς προεξιστικούς (σχ. 4.9α).

"Οταν θά ἔξετάσομε τό κύκλωμα διαχωρισμοῦ τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ πλαισίων (κύκλωμα διλοκληρώσεως), θά ἀντιληφθοῦμε ὅτι τήν ἐπιθυμητή ὄμοιότητα τῶν παλμῶν αὐτῶν γιά τά δύο πεδία (περιπτό καί ἄρτιο) τήν ἔξασφαλίζει ἡ σχετικά μεγάλη ἀπόστασή τους ἀπό τόν τελευταῖο προηγούμενο καί τόν πρώτο ἐπόμενο

παλμό συγχρονισμού γραμμών. Οι έξισωτικοί παλμοί γεφυρώνουν τήν άπόσταση μεταξύ των παλμών συγχρονισμού πλαισίων και τοῦ τελευταίου προηγούμενου παλμού συγχρονισμού γραμμών (προεξισωτικοί) καθώς και τήν άπόσταση μεταξύ των ίδιων παλμών και τοῦ πρώτου έπόμενου παλμού συγχρονισμού γραμμών (μετεξισωτικοί). Ή γεφύρωση αυτή έξασφαλίζει τόν άδιάκοπο συγχρονισμό τής γεννήτριας σαρώσεως γραμμών και συντελεῖ στή βελτίωση τής ποιότητας τής είκονας.

4.11 Πολικότητα καί στάθμη τοῦ σήματος είκόνας.

Γνωρίζουμε ότι ή διεργασία σχηματισμοῦ τοῦ σήματος είκόνας συνίσταται στή μετατροπή τής όπτικής είκόνας τοῦ άντικειμένου σέ ήλεκτρική (σέ άνάγλυφο δυναμικοῦ στό μωσαϊκό τοῦ είκονολήπτη) και στή σάρωση αύτοῦ τοῦ άνάγλυφου δυναμικοῦ μέ τή βοήθεια τής ήλεκτρονικής δέσμης. Μέ τή σάρωση, ή ήλεκτρονική δέσμη διερευνά διαδοχικά τά στοιχεία τοῦ μωσαϊκοῦ (στόχου) πού έχουν διαφορετικό δυναμικό. "Ετοι, ή άντισταση φορτίου τοῦ είκονολήπτη διαρρέεται από άντιστοιχα ρεύματα, τά όποια δημιουργοῦν στά άκρα της τήν τάση τοῦ σήματος είκονας.


"Αν τά λευκά στοιχεία τής είκόνας άντιστοιχοῦν στή μικρότερη τάση σήματος στό φορτίο καί τά μαύρα στή μεγαλύτερη, λέμε ότι έχουμε σήμα μέ **άρνητική πολικότητα**. "Αν δημιουργοῦν στά λευκά στοιχεία τής είκόνας άντιστοιχοῦν στή μεγαλύτερη στάθμη τοῦ σήματος στό φορτίο καί τά μαύρα, στή μικρότερη, τό σήμα έχει **θετική πολικότητα**.

Τό σήμα είκόνας στήν άντισταση φορτίου μερικῶν είκονοληπτῶν έχει άρνητική πολικότητα. "Αν τό σήμα αύτό έφαρμοσθεῖ στό όδηγο πλέγμα τοῦ είκονογράφου χωρίς άλλαγή τής πολικότητας, θά έμφανισθεῖ στήν όθόνη του άρνητική είκόνα, δηλαδή τά λευκά στοιχεία τοῦ άντικειμένου γίνονται μαύρα, και τά μαύρα λευκά. Κατά τήν ένίσχυση τοῦ σήματος είκόνας ή πολικότητα του άναστρέφεται ύστερα από κάθε βαθμίδα ένισχύσεως. 'Άναλογα μέ τόν άριθμό τῶν βαθμίδων αύτῶν, τό σήμα άποκτά θετική ή άρνητική πολικότητα. Τό θετικό σήμα έφαρμόζεται στό όδηγό πλέγμα ένω τό άρνητικό στήν κάθοδο τοῦ είκονογράφου.

'Έξετάζουμε τή διεργασία σχηματισμοῦ τοῦ σήματος μᾶς είκόνας, πού έχει μόνο τέσσερεις κλιμακώσεις φωτεινότητας [σχ. 4.11(a)]. Μέ τή βοήθεια τοῦ πριονωτοῦ ρεύματος πού διαρρέει τά πηνία άποκλίσεως [σχ. 4.11(b)] ή ήλεκτρονική δέσμη τοῦ είκονολήπτη κινεῖται έπάνω στό στόχο μέ τό άνάγλυφο δυναμικοῦ, πού εἶναι άντιστοιχο τής όπτικής είκόνας, και τήν «διαβάζει» γραμμή πρός γραμμή. Στό σχήμα 4.11(y) φαίνεται τό σήμα είκόνας μέ άρνητική πολικότητα γιά ένα χρονικό διάστημα κατά τό όποιο ή δέσμη κινεῖται στή γραμμή AB.

'Η στάθμη τοῦ σήματος, πού άντιστοιχεῖ στά ποι φωτεινά στοιχεία τής είκόνας (στό φόντο καί στό παράθυρο τοῦ οίκισκου), άνομάζεται **στάθμη τοῦ λευκοῦ** ένω ή στάθμη τοῦ σήματος, πού άντιστοιχεῖ στά ποι σκοτεινά στοιχεία (στόν άφωτιστο τοίχο τοῦ οίκισκου), **στάθμη τοῦ μαύρου**. Τά σήματα τῶν στοιχείων τής είκόνας μέ μέση φωτεινότητα (μεταξύ μαύρου καί λευκοῦ) έχουν ένδιάμεσες στάθμες (γκρίζες στάθμες).

Κατά τό χρόνο τής έπιστροφῆς τής δέσμης δέν μεταδίδονται σήματα είκόνας καί αύτό τό χρονικό διάστημα χρησιμοποιεῖται γιά τήν έκπομπή τῶν παλμῶν συγχρονι-

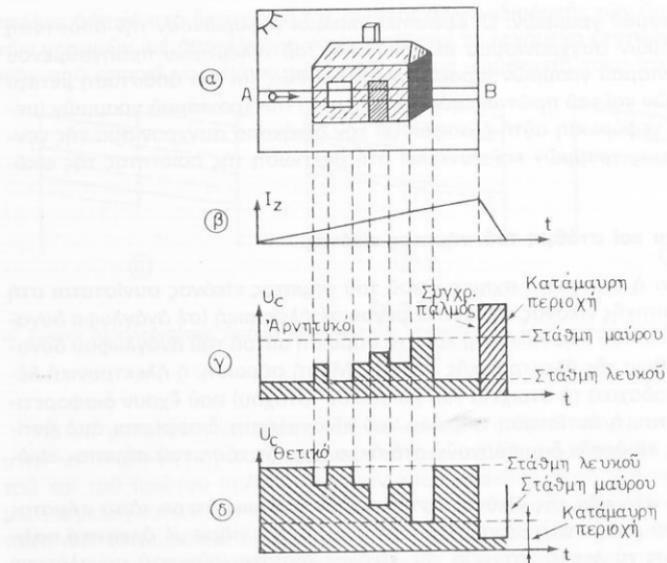

Σχ. 4.11.

Σχηματισμός τοῦ σήματος είκόνας.

σμοῦ γραμμῶν. Γιά νά γίνεται εὕκολα στό δέκτη ό διαχωρισμός τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ ἀπό τό σῆμα είκόνας, οἱ παλμοὶ αὗτοί ἐκπέμπονται σέ στάθμη πό μαύρη ἀπό τή μαύρη. Αὐτός εἶναι ό λόγος γιά τὸν ὄποιο δλοὶ οἱ παλμοὶ συγχρονισμοῦ τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος (σχ. 4.9a) εἶναι τοποθετημένοι ἐπάνω στούς παλμούς ἀμαυρώσεως.

4.12 Συνεχής συνιστώσα σήματος είκόνας.

Τό σῆμα είκόνας ἔκτος ἀπό τή συχνότητα καί τή στάθμη του, χαρακτηρίζεται ἀκόμη καί ἀπό τή μέση του τιμή ἡ ἀπό τή λεγόμενη **συνεχή συνιστώσα**. "Οσο μεγαλύτερο εἶναι τό ἐμβαδό τῆς ἐπιφάνειας τῶν φωτεινῶν στοιχείων μᾶς είκόνας τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ συνεχής συνιστώσα καί ἀντίθετα. "Αν τό ἀντικείμενο φωτισθεῖ περισσότερο, τά σκοτεινά στοιχεῖα του γίνονται γκρίζα καί τά γκριζά λευκά, ὅποτε ἡ συνεχής συνιστώσα μεγαλώνει. Καί ἀντίθετα, ἂν ό φωτισμός ἔξασθενήσει, ἡ συνεχής συνιστώσα ἐλαπτώνεται.

"Οταν ἐκπέμπονται είκονες ἀκινήτων ἀντικειμένων μέ ἀμετάβλητη φωτεινότητα, ἡ συνεχής συνιστώσα τοῦ σήματος είκόνας παραμένει σταθερή καί ἵστη μέ τή μέση τιμή τοῦ σήματος είκόνας στή διάρκεια μερικῶν πλαισίων. Ἐφόσον δημιώς ἡ φωτεινότητα καί τό περιεχόμενο τῆς ἐκπεμπόμενης είκόνας μεταβάλλονται, ἡ συνεχής συνιστώσα ἐπίσης μεταβάλλεται. Κατά κανόνα οἱ μεταβολές αὐτές εἶναι πολύ χαμηλῆς συχνότητας ἀπό μηδέν μέχρι 2 - 3 Hz. Τέτοιες **συχνότητες** ὀνομάζονται **μηδενικές**.

“Ετσι, τό σήμα είκόνας περιέχει τίς έπόμενες συνιστώσες:

— Τήν **έναλλασσόμενη**, της όποιας ή συχνότητα καθορίζεται από τόν άριθμό τών στοιχείων τής είκόνας, ένω τό πλάτος από τό κοντράστ τής είκόνας, δηλαδή από τό λόγο τής λαμπρότητας τών στοιχείων της και

— τή **συνεχή**, πού έξαρταται από τή μέση φωτεινότητα και τό περιεχόμενο τῆς είκόνας τοῦ ἀντικειμένου και ή όποια μεταβάλλεται έλαφρά κατά τή διάρκεια ἐκπομπῆς τῆς είκόνας.

Γιά τήν ἐνίσχυση τών τηλεοπτικῶν σημάτων χρησιμοποιοῦνται ἐνισχυτές μέ ἀντιστάσεις, πού περιέχουν πυκνωτές ώς στοιχεῖα συζεύξεως μεταξύ τών βαθμίδων. Ή σταθερά χρόνου τών κυκλωμάτων συζεύξεως γιά τή διέλευση τών «μηδενικῶν» συχνοτήτων πρέπει νά είναι μεγάλη και ἐπομένως οι πυκνωτές συζεύξεως πρέπει νά έχουν πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Ή χρησιμοποίηση τέτοιων πυκνωτῶν δέν είναι πρακτικά δυνατή, γι' αύτο κατά τήν ἐνίσχυση τοῦ σήματος είκόνας είναι ἀναπόφευκτη ή ἀπώλεια τῆς συνεχοῦς συνιστώσας του. Άν δέν ληφθοῦν ειδικά μέτρα ἀποκαταστάσεως τῆς συνεχοῦς συνιστώσας, τότε ή λαμπρότητα τοῦ «μαύρου» και τοῦ «λευκοῦ» τῆς είκόνας στήν θόρην τοῦ δέκτη δέν παραμένει σταθερή σέ ολή τή διάρκεια τῆς ἐκπομπῆς. Π.χ. κατά τήν τηλεοπτική ἐκπομπή κινηματογραφικῶν ταινιῶν ή φωτεινότητα τών σκηνῶν τῆς ήμέρας και τῆς νύκτας δέν ἀναπαράγεται σωστά.


Η ἀμεσητή ἐκπομπή ἀπαραμόρφωτης συνεχοῦς συνιστώσας τοῦ σήματος είκόνας μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μόνο μέ τή βοήθεια ἐνίσχυτῶν συνεχοῦς τάσεως. Ομως ή χρησιμοποίηση τέτοιων συνδέεται μέ μά σειρά ἄλλων δυσκολιῶν, γι' αύτό στήν τηλεοπτική τεχνική χρησιμοποιοῦνται ἔμμεσοι τρόποι ἐκπομπῆς τῆς συνεχοῦς συνιστώσας τοῦ ὀπτικοῦ σήματος. Γιά τή διατήρηση τοῦ πραγματικοῦ συσχετισμοῦ στίς λαμπρότητες τών ἑκπεμπομένων είκόνων, πρέπει ή στάθμη τών σημάτων είκόνας ὅλων τών πλαισίων νά έχει ἐνιαία τιμή. Στίς τηλεοπτικές συσκευές ἐκπομπῆς σάν ἐνιαία στάθμη λαμβάνεται ή «στάθμη τοῦ μαύρου», δηλαδή ή στάθμη τών κορυφῶν τών παλμῶν ἀμαυρώσεως.

4.13 Τό όλοκληρωμένο τηλεοπτικό σῆμα.

Στό σχῆμα 4.13 φαίνεται ή μορφή τοῦ όλοκληρωμένου τηλεοπτικοῦ σήματος, γιά τό πρότυπο CCIIR, μέ τό σήμα είκόνας στή διάρκεια δύο γραμμῶν [σχ. 4.13 (α)] και μέ τά σήματα τών παλμῶν τοῦ περιπτοῦ και τοῦ ἀρτιου πεδίου [σχ. 4.13 (β και γ), ἀντιστοίχως].

Στό διάγραμμα τοῦ σχήματος 4.13 (α) βλέπομε ἔπειτα από τόν ὀπίσθιο μαύρο ἀναβαθμό, πού έχει στάθμη τά 75% τῆς ὀλικῆς στάθμης τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος, τίς μεταβολές τοῦ σήματος είκόνας. Τό σήμα είκόνας πέφτει ώς τά 10% από τήν ὀλική στάθμη πού ἀντιστοιχοῦν στά λευκά στοιχεῖα τῆς είκόνας (στάθμη λευκοῦ) και ύψωνεται στά 75% πού ἀποτελοῦν τή στάθμη τοῦ μαύρου. Άπο τά 10% ώς τά 75% βρίσκονται οι στάθμες τών γκρίζων διαβαθμίσεων τῆς είκόνας. Υστερα από τόν ἐμπρόσθιο μαύρο ἀναβαθμό (στάθμη 75%) τό σήμα ύψωνεται στά 100% (κατάμαυρη στάθμη), γιά νά δώσει τούς παλμούς συγχρονισμοῦ.

Στά ἄλλα δύο διαγράμματα τοῦ σχήματος 4.13 περιέχονται ἔνα τμῆμα τοῦ σήματος είκόνας και ἔξι διαφορετικοί παλμοί, γιά τούς όποιους κρίνομε σκόπιμο νά ἀναφέρομε συγκεντρωτικά τό σκοπό και τά ἴδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

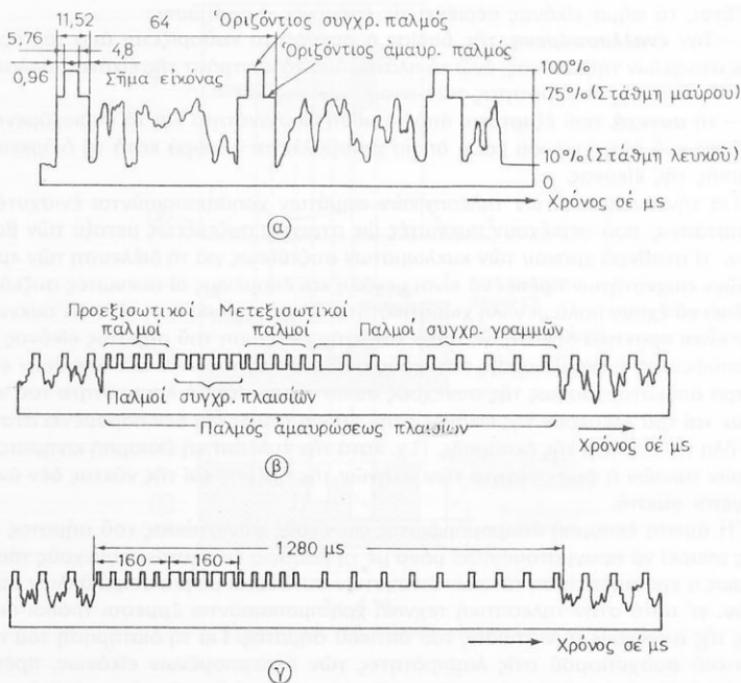

Σχ. 4.13.
Τό διλοκληρωμένο τηλεοπτικό σήμα.

α) Παλμοί συγχρονισμοῦ γραμμῶν.

Ψυθίζουν τή λειτουργία τῶν γεννητριῶν σαρώσεως γραμμῶν στὸν πομπό καὶ στό δέκτη, ώστε ἡ σάρωση τῶν γραμμῶν νά εἶναι σύγχρονη καὶ συμφασική. Ἡ ρύθμιση γίνεται στήν ἀρχή τῆς οριζόντιας ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης. Συχνότητα παλμῶν: 15.625 Hz. Διάρκεια: 9% τῆς περιόδου μιᾶς γραμμῆς (5,76 msec). Στάθμη: 100%, δηλαδή πιό μαύρη ἀπό τή μαύρη.

β) Παλμοί συγχρονισμοῦ πλαισίων.

Ψυθίζουν τή λειτουργία τῶν γεννητριῶν σαρώσεως πλαισίων στὸν πομπό καὶ στό δέκτη, ώστε ἡ σάρωση τῶν πλαισίων νά εἶναι σύγχρονη καὶ συμφασική. Ἡ ρύθμιση γίνεται στήν ἀρχή τῆς κατακόρυφης ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης. Συχνότητα παλμῶν: 50 Hz (συχνότητα πεδίων) ἢ κάθε 312,5 γραμμές. Διάρκεια: 5 ήμιγραμμές ($32 \times 5 = 160$ msec). Στάθμη: 100% (πιό μαύρη ἀπό τή μαύρη).

γ) Παλμοί άμαυρώσεως γραμμῶν.

Γιά τήν άμαύρωση τῆς οριζόντιας ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης καὶ τή δημιουργία τῶν

μαύρων περιθωριακῶν λωρίδων (στά άριστερά καί δεξιά τοῦ πλαισίου). Συχνότητα παλμῶν: 15.625 Hz. Διάρκεια: 18% τῆς περιόδου μιᾶς γραμμῆς (11,52 msec) μέ έμπρόσθιο μαύρο ἀναβαθμό 0,96 msec καί ὥπισθιο 4,8 msec. Στάθμη: 75% (στάθμη τοῦ μαύρου).

δ) Παλμοί ἀμαυρώσεως πλαισίων.

Γιά τήν ἀμαύρωση τῆς κατακόρυφῆς ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης καί τή δημιουργία τῶν μαύρων περιθωριακῶν λωρίδων στήν πάνω καί κάτω πλευρά τοῦ πλαισίου. Συχνότητα παλμῶν: 50 Hz ἡ κάθε 312,5 γραμμές. Διάρκεια: 20 περίοδοι γραμμῶν, ἡ 1280 msec, μέ έμπρόσθιο μαύρο ἀναβαθμό 160 msec (2,5 γραμμές) καί ὥπισθιο 960 msec (15 γραμμές). Στάθμη: 75% (στάθμη τοῦ μαύρου).

ε) Προεξιστικοί παλμοί.

Γεφυρώνουν τό διάστημα μεταξύ τοῦ τελευταίου παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν καί τοῦ πρώτου παλμοῦ συγχρονισμοῦ πλαισίων γιά νά μή μένει στό χρονικό αὐτό διάστημα ἀσυγχρόνιστη ἡ γεννήτρια σαρώσεως γραμμῶν. Συχνότητα παλμῶν: 31.250 Hz (ρυθμός ἡμιγραμμῶν). Διάρκεια: 4,5% τῆς περιόδου μιᾶς γραμμῆς (2,88 msec). Στάθμη: 100% (πό μαύρη ἀπό τή μαύρη).

στ) Μετεξιστικοί παλμοί.

Γεφυρώνουν τό διάστημα μεταξύ τοῦ τελευταίου παλμοῦ συγχρονισμοῦ πλαισίων καί τοῦ ἑπόμενου πρώτου παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν γιά νά μή μένει στό χρονικό αὐτό διάστημα ἀσυγχρόνιστη ἡ γεννήτρια γραμμῶν. Συχνότητα παλμῶν: 31.250 Hz (ρυθμός ἡμιγραμμῶν). Διάρκεια: 4,5% τῆς περιόδου μιᾶς γραμμῆς (2,88 msec). Στάθμη: 100% (πό μαύρη ἀπό τή μαύρη).

Εῖδαμε ὅτι ἡ διάρκεια τοῦ παλμοῦ ἀμαυρώσεως πλαισίων εἶναι 1280 msec γιά κάθε πεδίο. Στόν ἔμπρόσθιο μαύρο ἀναβαθμό του μέ διάρκεια 2,5 γραμμῶν τοποθετοῦνται οἱ 5 προεξιστικοί παλμοί. Ἀκολουθοῦν οἱ 5 παλμοί συγχρονισμοῦ πλαισίων μέ διάρκεια 2,5 γραμμῶν καί ἀμέσως ἔπειτα, οἱ 5 μετεξιστικοί παλμοί μέ διάρκεια ἑπίσης 2,5 γραμμῶν. "Ολοι οι παραπάνω παλμοί καταλαμβάνουν συνολικά χρονικό διάστημα $2,5 \times 3 = 7,5$ γραμμῶν, δηλαδή $7,5 \times 64 = 480$ msec. Στό ὑπόλοιπο τμῆμα τοῦ ὥπισθιου μαύρου ἀναβαθμοῦ τοῦ παλμοῦ ἀμαυρώσεως πλαισίων μέ διάρκεια $1280 - 480 = 800$ msec, ἡ $800/64 = 12,5$ γραμμῶν τοποθετοῦνται παλμοί συγχρονισμοῦ γραμμῶν γιά νά μή μένει ἀσυγχρόνιστη ἡ ἀντίστοιχη γεννήτρια σαρώσεως. "Ετσι, κατά τή διάρκεια τῆς δράσεως τοῦ παλμοῦ ἀμαυρώσεως πλαισίων ἔχουμε ἀπώλεια $7,5 + 12,5 = 20$ γραμμῶν σέ κάθε πεδίο ἡ 40 γραμμῶν γιά ὀλόκληρο τό πλαίσιο. "Ενα μέρος ἀπό τίς γραμμές αὐτές ($5 - 10$ γιά κάθε πεδίο) διατίθεται γιά τήν κατακόρυφη ἐπιστροφή τῆς δέσμης ἐνῶ οι ὑπόλοιπες χάνονται στό κάτω καί πάνω περιθώριο τοῦ πλαισίου.


Λόγω τῆς ἀπώλειας τῶν 40 συνολικά γραμμῶν, ὁ πραγματικός ἀριθμός τῶν γραμμῶν τοῦ πλαισίου εἶναι $625 - 40 = 585$. Αὐτό δημιουργεῖ δέ σημαίνει ὅτι ἡ ζώνη διελεύσεως τοῦ ὥπισθιου σήματος ἐλαττώνεται. Τό πλαίσιο ἀποτελεῖται ἀπό 625 γραμμές ἀπό τίς ὧδης ἀποιεῖς ἀπώλειας οἱ 40 δέ φαίνονται.

Σημειώνομε ὅτι ἀπό τό τηλεοπτικό σῆμα διαχωρίζονται στό δέκτη μόνο οι παλ-

μοί συγχρονισμού και έξισώσεως. Ό διαχωρισμός τους είναι δυνατός, έπειδή ή στάθμη τους είναι μεγαλύτερη από τή στάθμη τοῦ μαύρου. Έπισης διαχωρίζονται οι παλμοί συγχρονισμού μεταξύ τους και ό διαχωρισμός αυτός στηρίζεται στό ότι οι διάφοροι παλμοί έχουν διαφορετική διάρκεια. Οι παραπάνω διαχωρισμοί θά έχεται στο θέμα την περιγραφή τῶν βαθμίδων τοῦ δέκτη.

4.14 Η τηλεοπτική κάμερα.

Η τηλεοπτική συσκευή, πού περιλαμβάνει έναν είκονολήπτη, τίς γεννήτριες σαρώσεως γραμμῶν και πλαισίων, έναν ένισχυτή τῶν παλμῶν άμαυρώσεως, έναν προενισχυτή τοῦ σήματος είκόνας και μιά μονάδα παρακολουθήσεως (monitor), ονομάζεται **κάμερα**. Ή μονάδα παρακολουθήσεως άποτελεῖται από μιά λυχνία είκονας (εικονογράφο), από έναν ένισχυτή τοῦ σήματος είκόνας και από τό τμήμα σαρώσεων. Διάγραμμα σέ απλοποιημένη μορφή μιᾶς κάμερας φαίνεται στό σχήμα 4.14. Οι άπαριτοι παλμοί συγχρονισμού και άμαυρώσεως δόηγουνται στήν κάμερα από μάν παλμογεννήτρια.

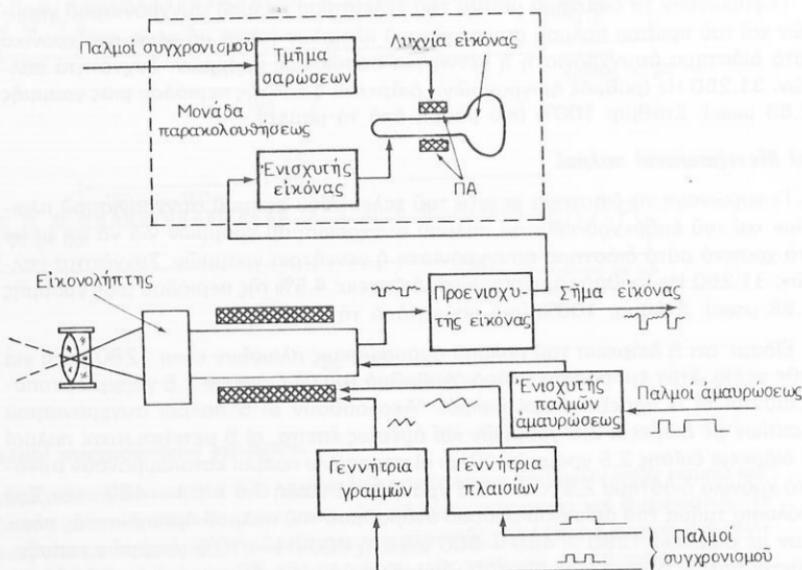

Σχ. 4.14.
Χονδρικό διάγραμμα τηλεοπτικής κάμερας.

Κατά τήν έξωτερική της μορφή ή κάμερα θυμίζει κινηματογραφική μηχανή λήψεως. Στό έμπροσθιο τοίχωμά της είναι προσαρμοσμένος ένας περιστρεφόμενος πυργίσκος με μιά σειρά φακών μέ διαφορετική έστιαση απόσταση, γιά τήν προσαρμογή τής κάμερας σε διάφορες συνθήκες έργασίας. Στό διάστημα τοίχωμά της βρίσκεται ή θύρων (μικρής διαμέτρου) τής μονάδας παρακολουθήσεως και άναγκηστήσεως τής είκόνας.

Η κάμερα στηρίζεται σε τρίποδα πού συνήθως έχει τηλεσκοπική κατασκευή. Ό τρίποδας διαθέτει μηχανισμό γιά τήν κατακόρυφη μετακίνηση τής κάμερας, ό διοπτος στίς σύγχρονες κατασκευές είναι υδραυλικός γιά νά λειτουργεῖ άθρούβα.

Η στάθμη τοῦ σήματος είκόνας στήν άντισταση φορτίου τοῦ είκονολήπτη είναι συνήθως χαμηλή. Ό προενισχυτής ένισχύει τό σήμα είκόνας και προσαρμόζει τήν άντισταση έξοδου τής κάμερας με τή

μικρή χαρακτηριστική άντισταση τοῦ καλωδίου πού συνδέει τὴν κάμερα μὲ τὴν μονάδα ἐλέγχου καὶ ἐνισχύσεως τοῦ πομποῦ. Ἀπὸ τὸν προενισχυτὴ διεγείρεται καὶ ὁ ἐνισχυτής τοῦ σήματος εἰκόνας τῆς μονάδας ἀναζητήσεως καὶ παρακολουθήσεως. Μὲ τὴν βοήθεια τῆς μονάδας αὐτῆς ὁ χειριστής τῆς κάμερας «στοκεύει» τὸ ἀντικείμενο, ἐκτελεῖ τίς ἀπαραίτητες ρυθμίσεις γιὰ τὴ λήψη τῆς εἰκόνας του καὶ ἐλέγχει τὴν ποιότητά της.

Σὲ κάμερες μεγάλων ἀπαιτήσεων καὶ κυρίως γιὰ σταθμούς ἔξωτερικῶν μεταδόσεων, χρησιμοποιεῖται ὀπτικό σύστημα μὲ εἰδικούς φακούς μεταβλητῆς ἑστιακῆς ἀποστάσεως πού δονομάζονται φακοί «ζουμ».

4.15 Ό πομπός τηλεοράσεως.

Ἡ τελευταία μονάδα ἐνός τηλεοπτικοῦ κέντρου ἐκπομπῆς εἶναι ὁ πομπός τηλεοράσεως. Σκοπός του, ὅπως καὶ κάθε πομποῦ, εἶναι ἡ παραγωγὴ ἐνός σήματος μὲ ύψηλῇ συχνότητᾳ, τὴν «φέρουσα συχνότητα», ἡ διαμόρφωσή του μὲ τὸ τηλεοπτικό σῆμα καὶ ἡ ἀκτινοβολία του. Ἐπειδὴ οἱ πομποὶ τηλεοράσεως ἐργάζονται σὲ πολὺ ὑψηλές συχνότητες, ἡ ὄργανωσή τους ἀκολουθεῖ τὴν ὄργανωση τῶν ραδιοφωνικῶν πομπῶν ὑπερβραχέων κυμάτων. Ἔτσι, κάθε πομπὸς τηλεοράσεως περιλαμβάνει τὴν ὅδηγό βαθμίδα μὲ τὸ κύκλωμα ταλαντώσεων, τίς βαθμίδες πολλαπλασιασμοῦ τῆς παραγόμενης συχνότητας καὶ τῆς ἐνισχύσεως τοῦ σήματος κατά τάση καὶ τέλος τὴ βαθμίδα ισχύος. Ἡ φέρουσα συχνότητα τοῦ σήματος εἰκόνας διαμορφώνεται κατά πλάτος.

Κάθε πομπός τηλεοράσεως ἔχει καὶ τὸ διαμορφωτή του. Ὁ διαμορφωτής διεγείρεται ἀπό τὴ μονάδα ἐνισχύσεως καὶ ἐλέγχου τοῦ σταθμοῦ, στὴν ὥποια τὸ τηλεοπτικό σῆμα φθάνει ἀπό τὴν ἔξοδο τῆς κάμερας. Ἡ τάση τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος στὴν ἔξοδο τῆς μονάδας ἐνισχύσεως καὶ ἐλέγχου εἶναι μικρή καὶ ἡ παραπέρα ἐνισχυσηὶ τῆς ὡς τὴν ἀπαιτούμενη γιὰ τὴ διαμόρφωση στάθμη, γίνεται στὸ διαμορφωτή. Τό φάσμα τῶν συχνοτήτων, πού θὰ ἐνισχυθεῖ ἀπό τὸ διαμορφωτή, κυμαίνεται, ὥπως εἶναι γνωστό, ἀπό 50 Hz ὡς 5 MHz. Ἡ ἐνισχυσηὶ στά δρια αὐτά πρέπει νὰ εἶναι ὁμοιόμορφη.


Ἡ τηλεοπτική ἐκπομπὴ συνοδεύεται καὶ ἀπό τὸν ἥχο τῆς. Γι' αὐτό κάθε τηλεοπτικό κέντρο περιλαμβάνει καὶ ἕνα δεύτερο πομπό πού ἀκτινοβολεῖ τὸν ἥχο. Ὁ πομπός τοῦ ἥχου ἐργάζεται σὲ συχνότητα κοντινή στὴ συχνότητα ἐκπομπῆς τῆς εἰκόνας. Στὸ πρότυπο CCIR οἱ δύο φέρουσες συχνότητες (εἰκόνας καὶ ἥχου) ἀπέχουν μεταξύ τους 5,5 MHz. Αὐτό παρέχει τὴ δυνατότητα χρησιμοποίησεως κοινῶν κεραιῶν ἐκπομπῆς καὶ λήψεως τῶν δύο ομηράτων καὶ κοινῶν βαθμίδων ἐνισχύσεως στὸ δέκτη. Στὸ πρότυπο CCIR χρησιμοποιεῖται ἡ διαμόρφωση κατά συχνότητα γιὰ τὴν ἐκπομπὴ τοῦ ἥχου.

Ἡ μελέτη τῶν πομπῶν τηλεοράσεως ζεπερνᾶ τὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, γι' αὐτό στὴ συνέχεια θά ἀσχοληθούμε μὲ μερικά γενικά θέματα πού ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἐκπομπὴ τῶν σημάτων εἰκόνας καὶ ἥχου. «Ἐνα χονδρικό διάγραμμα πομποῦ θά δώσομε στὸ τέλος τοῦ κεφαλαίου.

4.16 Φάσμα διαμορφωμένου τηλεοπτικοῦ σήματος.

Γιὰ τὴν ἐκπομπὴ τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος εἰδαμε ὅτι χρησιμοποιεῖται ἡ διαμόρφωση πλάτους καὶ ὅχι ἡ διαμόρφωση συχνότητας. Τὸ πλεονέκτημα τῆς διαμορφώσεως κατά πλάτος εἶναι ὅτι τὸ διαμορφωμένο κύμα ἔχει στενότερη ζώνη συχνοτή-

των άπο έκεινη τής διαμορφώσεως κατά συχνότητα. "Ας δούμε ποιό είναι τό εύρος τής ζώνης συχνοτήτων πού καταλαμβάνει τό διαμορφωμένο τηλεοπτικό κύμα.

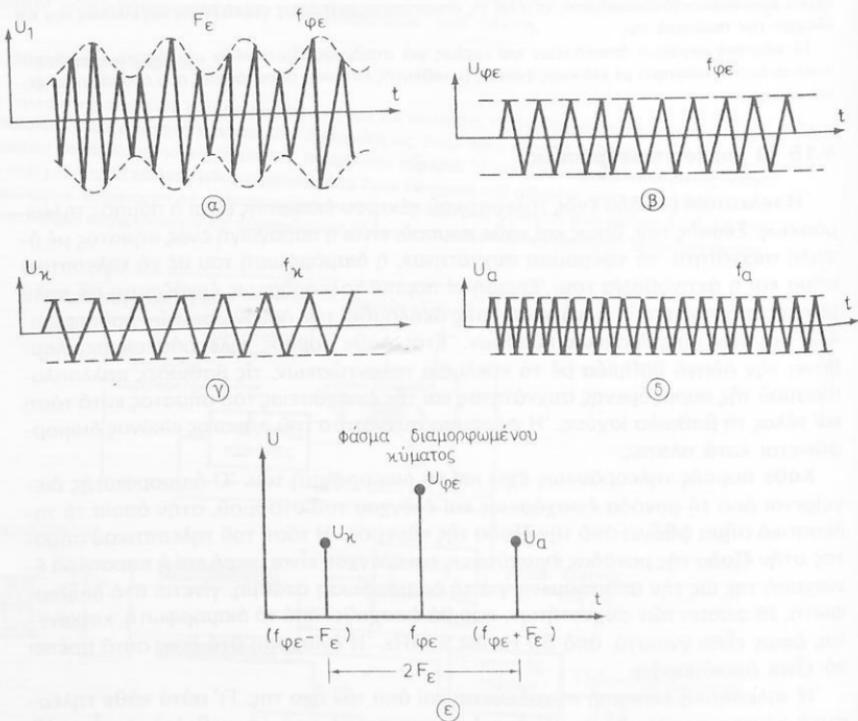


Σχ. 4.16a.

Κύμα διαμορφωμένο κατά πλάτος.

Έξετάζομε τό διαμορφωμένο κατά πλάτος κύμα τού σχήματος 4.16 (a) όπου $f_{\phi\epsilon}$ είναι ή φέρουσα συχνότητα είκονας και F_ϵ ή ύψηλότερη συχνότητα τού σήματος είκονας (διαμορφωτική συχνότητα). Από τή Ραδιοτεχνία γνωρίζομε ότι ή διαμορφωμένη ταλάντωση u , μπορεί νά άναλυθεῖ σέ τρεις ήμιτονικές ταλαντώσεις: $u_{\phi\epsilon}$, u_κ και u_a [σχ. 4.16 (β), (γ), (δ)]. Ή συχνότητα τής ταλαντώσεως $u_{\phi\epsilon}$ είναι ίση μέ τή φέρουσα συχνότητα είκονας $f_{\phi\epsilon}$, ή συχνότητα τής u_κ είναι ίση μέ τή διαφορά $(f_{\phi\epsilon} - F_\epsilon)$ και ή συχνότητα τής u_a , ίση μέ τό άθροισμα $(f_{\phi\epsilon} + F_\epsilon)$. Ή συχνότητα $f_\kappa = f_{\phi\epsilon} - F_\epsilon$ είναι ή κατώτερη συχνότητα τού φάσματος τού διαμορφωμένου κύματος και ή συχνότητα $f_a = f_{\phi\epsilon} + F_\epsilon$, ή άνωτέρη του. Στό σχήμα 4.16 (ε) φαίνεται ή γραφική παράσταση τού φάσματος συχνοτήτων τών έξεταζομένων ταλαντώσεων, τού όποιου τό ολικό εύρος ίσουται μέ:

$$(f_{\phi\epsilon} + F_\epsilon) - (f_{\phi\epsilon} - F_\epsilon) = 2F_\epsilon.$$

Γνωρίζομε ότι ή ύψηλότερη συχνότητα του σήματος είκονας είναι $F_e = f_{cmax} = 5 \text{ MHz}$. Αύτο σημαίνει ότι τό εύρος του φάσματος του διαμορφωμένου κύματος, έπομένως καί ή ζώνη διελεύσεως του διαβιβαστικού συστήματος [σχ. 4.16 (α)], θά είναι 10 MHz. Η ζώνη αυτή είναι άρκετά μεγάλη. Η έκπομπή και τών δύο πλευρικών ζωνών του τηλεοπτικού φάσματος δέν είναι ύποχρεωτική. Όπως δείχνουν οι ύπολογισμοί καί ή πρακτική, γιά τήν κανονική άναπαραγώγη τής είκονας είναι άρκετή ή έκπομπή τής μιᾶς πλευρικής ζώνης, πράγμα πού γίνεται στήν τεχνική τών ραδιοσυνδέσεων. Στήν περίπτωση αυτή, άπό τό διαμορφωμένο τηλεοπτικό σήμα, καί πρίν αύτό όδηγηθει στήν κεραία έκπομπής, άποκόπτεται ή μία πλευρική ζώνη μέ τή βοήθεια ένός φίλτρου καί έτσι έκπεμπται μόνον ή άλλη πλευρική ζώνη [σχ. 4.16β (β)].

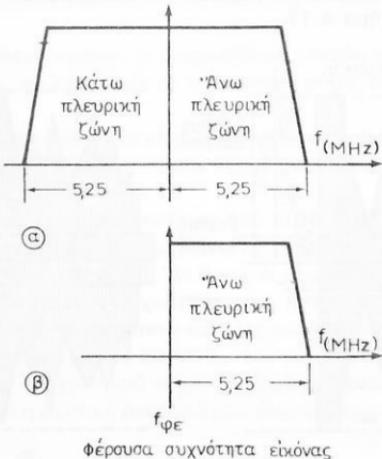

Σχ. 4.16β.

Άποκοπή τής κάτω πλευρικής ζώνης τόύ διαμορφωμένου κύματος.


Η μέθοδος τής έκπομπής μιᾶς πλευρικής ζώνης παρουσιάζει δύο βασικά πλεονεκτήματα:

- Τό εύρος τής ζώνης διελεύσεως τών δεκτών τηλεοράσεως γίνεται πολύ μικρότερο καί
- τό τμῆμα του φάσματος τών συχνοτήτων, πού δέν άκτινοβολεῖται, χρησιμοποιείται ώς πλευρική ζώνη γιά έναν άλλο πομπό τηλεοράσεως. Ήτσι διευκολύνεται τό πρόβλημα τής τοποθετήσεως περισσοτέρων πομπῶν σέ μιά περιοχή συχνοτήτων.

Στήν τηλεόραση δέν πραγματοποιεῖται ή άποκοπή τής μιᾶς πλευρικής ζώνης οπως φαίνεται στό σχήμα 4.16β (β). Δέν είναι δυνατός ή διαχωρισμός τών δύο πλευρικών ζωνών, όταν βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Γι' αύτό, οπως θά δούμε, τό έκπεμπόμενο τελικά φάσμα συχνοτήτων περιλαμβάνει τή μιά πλευρική ζώνη του διαμορφωμένου κύματος, τή φέρουσα συχνότητα καί ένα ύπόλοιπο τής άποκοπόμενης πλευρικής ζώνης. Στό πρότυπο CCIR άποκόπτεται ή κατώτερη πλευρική ζώνη.

4.17 Πολικότητα διαμορφώσεως.

Έπειδή ή φωτεινότητα τῶν στοιχείων ένός άντικειμένου καί ή άνακλώμενη ἀπό αύτά φωτεινή ροή δέν ἔχουν ἀρνητικές τιμές, ή τάση τοῦ σήματος εἰκόνας εἶναι πάντοτε μεγαλύτερη ἀπό τὸ μηδέν. Αὐτή ή «μονοπολικότητα» εἶναι χαρακτηριστική γιὰ τὸ τηλεοπτικό σῆμα καὶ τὸ γεγονός αὐτὸ ἐπιτρέπει στούς πομπούς τηλεοράσεως νά πραγματοποιοῦν δυό μορφές διαμορφώσεως κατά πλάτος. Ή διαμόρφωση, κατά τὴν ὥροια ἡ μετάβαση, ἀπό τὰ λευκά τμήματα τῆς εἰκόνας στὰ μᾶυρα προκαλεῖ αὔξηση τῆς ἀκτινοβολούμενης ἰσχύος, ὅνομάζεται «ἀρνητική» καὶ ἡ διαμόρφωση, κατά τὴν ὥροια ἡ ἴδια μετάβαση προκαλεῖ ἐλάττωση τῆς ἀκτινοβολούμενης ἰσχύος ὄνομάζεται «θετική». Οἱ μορφές τῶν κυμάτων τῶν δύο διαμορφώσεων παριστάνονται στὸ σχῆμα 4.17.

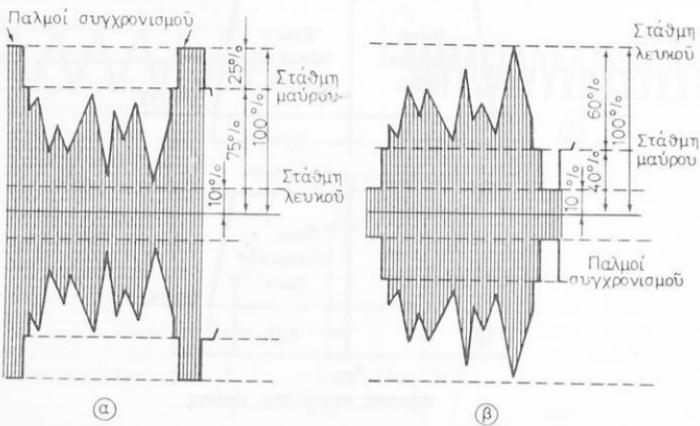

Σχ. 4.17.

Τηλεοπτικό σήμα μέ άρνητική (α) καὶ θετική (β) διαμόρφωση.

Μεταξύ τῶν δύο μορφῶν διαμορφώσεως κατά πλάτος τοῦ τηλεοπτικοῦ κύματος ὑπάρχουν οἱ ἐπόμενες διαφορές:

α) Μέ τὴν ἀρνητική διαμόρφωση οἱ παλμικοί θόρυβοι (παράσιτα) παρουσιάζονται στὴν ὅθοντα τοῦ δέκτη ὡς μαῦρες κυρίως κηλίδες καὶ ἐπομένως δέν διακρίνονται. «Ομως οἱ θόρυβοι αὐτοί διαταράσσουν εύκολα τὸ συγχρονισμό τοῦ δέκτη. Μέ τὴ θετική διαμόρφωση οἱ παλμικοί θόρυβοι παρουσιάζονται στὴν ὅθοντα ὡς λευκές κηλίδες πού καταστρέφουν τὴν ἐστίαση τῆς δέσμης καὶ «ξεθωριάζουν» τὴν ὅθοντα στὶς θέσεις αὐτές. Στὴ σταθερότητα ὅμως τοῦ συγχρονισμοῦ δέν ἐπιδροῦν σχεδόν καθόλου. Παρ’ ὅλα αὐτά, τὰ κυκλώματα πού χρησιμοποιοῦμε γιά νά ἔξασφαλίσουμε σταθερό συγχρονισμό κατά τὴν ἀρνητική διαμόρφωση εἶναι ἀπλούστερα ἀπό ἕκεινα πού χρησιμοποιοῦμε κατά τὴ θετική διαμόρφωση.

β) Η ἀρνητική διαμόρφωση δίνει τὴ δυνατότητα τῆς πλήρους ἐκμεταλλεύσεως τῶν λυχνιῶν τῆς βαθμίδας διαμορφώσεως τοῦ πομποῦ καὶ τῶν ἐπομένων βαθμίδων πού ἐνισχύουν τὸ διαμορφωμένο σῆμα. Αὐτό ὀφείλεται στὸ ὅτι γιά τὴν ἐνί-

σχυση τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν τά πάνω καμπυλόγραμμα τμήματα τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν λυχνιῶν.

Λόγω τῶν πλεονεκτημάτων πού άναφέραμε, στό πρότυπο CCIR, καθώς και στά περισσότερα τῶν ἄλλων, χρησιμοποιεῖται ή άρνητική διαμόρφωση.

4.18 Έκλογή τῆς φέρουσας συχνότητας εἰκόνας.

Κατά τήν έκλογή τῆς φέρουσας συχνότητας τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος πρέπει νά ληφθοῦν ύπόψη τρεῖς παράγοντες:

— Ή θέρευσα συχνότητα πρέπει νά εἶναι τέτοια, ώστε νά έξασφαλίζει τήν έκπομπή ὅλων τῶν συνιστωσῶν τοῦ φάσματος τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος χωρίς παραμορφώσεις.

— Στό δέκτη τηλεοράσεως πρέπει νά διαχωρίζεται εϋκολα ή περιβάλλουσα τοῦ διαμορφωμένου κύματος, πού περιέχει τό τηλεοπτικό σῆμα, ἀπό τή φέρουσα συχνότητα.

— Ή θέρευσα συχνότητα πρέπει νά εἶναι σχετικά ύψηλή, ώστε κατά τή διάδοση τοῦ κύματος ἀπό τόν πομπό στό δέκτη νά μήν ἔχομε ἀνακλάσεις ἀπό τήν ιονόσφαιρα.

“Αν τό σῆμα εἰκόνας, μέ ζώνη συχνοτήτων ἀπό 50Hz ὡς 5MHz, ὀδηγηθεῖ κατευθείαν στήν κεραία ἑκπομπῆς, οἱ χαμηλότερες συχνότητες τοῦ σήματος δέν μποροῦν νά ἀκτινοβοληθοῦν στό χῶρο. “Αν οὖμας οἱ συχνότητες αὐτές διαμορφώσουν μιάν ἀρκετά ύψηλή φέρουσα συχνότητα, τότε ή σχετική διαφορά τῶν συνιστωσῶν τοῦ φάσματος θά εἶναι ἀσήμαντη καὶ ὅλες αὐτές ἐκπέμπονται τό ίδιο. Π.χ. ἂν η φέρουσα συχνότητα εἶναι ἵση μέ 50 MHz, τότε μέ ἀποκοπή τῆς κάτω πλευρικῆς ζώνης, τό φάσμα τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος θά ἐκτείνεται ἀπό 50 - 55 MHz. Εἶναι εϋκολο νά δοῦμε ὅτι ή σχετική διαφορά τῶν συχνοτήτων τοῦ φάσματος εἶναι μικρή, δηλαδή:

$$\frac{55 - 50}{50} = \frac{5}{50} = 0,1 \text{ ή } 10\%.$$


Η σχετική αὐτή διαφορά (περίπου 10%) εἶναι τεχνικά ἀποδεκτή.

Υποθέτομε τώρα ὅτι ἐκπέμπομε ἔναν πάρα πολὺ μικρῆς διάρκειας παλμό τηλεοπτικοῦ σήματος πού ἔχει διάρκεια 0,08 msec [σχ. 4.18(a)]. “Αν η φέρουσα συχνότητα εἶναι τέτοια, ώστε στή διάρκεια τοῦ παλμοῦ αὐτοῦ νά τοποθετοῦνται δύο μόνον ἡμιπερίοδοι τῆς συχνότητας αὐτῆς [σχ. 4.18(b)], τότε ή τιμή της θά εἶναι $2/0,08 \text{ msec} = 25 \text{ MHz}$. Γιά τήν ἀναπαραγωγή τῆς περιβάλλουσας, δηλαδή τοῦ παλμοῦ, χρησιμοποιεῖται στό δέκτη ὁ φωρατής, ὁ ὥποιος πρώτα ἀποκόπτει τά ἀρνητικά ή τά θετικά ἡμικύματα τοῦ φέροντος κύματος [σχ. 4.18(y)] καὶ υστερα ἔξομαλύνει τά ἀπομένοντα ἡμικύματα μέ τή βοήθεια τοῦ φίλτρου RC. Γιά φέρουσα συχνότητα 25 MHz, στήν ἔξodo τοῦ φωρατή λαμβάνεται ὁ παραμορφωμένος παλμός τοῦ σχήματος 4.18 (δ). “Αν η φέρουσα συχνότητα εἶναι ἀρκετά ύψηλότερη [σχ. 4.18(e)], τότε στήν ἔξodo τοῦ φωρατή ὁ παλμός ἀναπαράγεται μέ σημαντικά μικρότερες παραμορφώσεις [σχ. 4.18(στ) καὶ 4.18 (ζ)].

Οι δύο πρώτες συνθῆκες, πού ἔξετάσαμε, ίκανοποιοῦνται ὅταν η φέρουσα συχνότητα τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος εἶναι 8 - 10 φορές μεγαλύτερη ἀπό τήν ύψηλό-

τερη συχνότητα τοῦ σήματος είκόνας. Στό πρότυπο CCIR ἔχομε $f_{cmax} = 5 \text{ MHz}$ καὶ ἐπομένως οἱ φέρουσες συχνότητες τῶν πομπῶν τηλεοράσεως πρέπει νά εἶναι μεγαλύτερες ἀπό 40 MHz. Αὐτό, ὅπως θά δοῦμε, πραγματοποιεῖται στήν πράξη γιὰ ὅλα τὰ τηλεοπτικά πρότυπα.

Τέλος, συχνότητες μεγαλύτερες ἀπό 40 MHz δέν ἀνακλῶνται ἀπό τήν ιονόσφαιρα. Ἡ ἀνάκλαση τηλεοπτικῶν κυμάτων ἀπό τήν ιονόσφαιρα ἔχει ὡς συνέπεια τήν ἐμφάνιση στήν θόρόν τοῦ δέκτη τηλεοράσεως μερικῶν εἰκόνων (εἰκόνες εἰδώλα) πού βρίσκονται κοντά ἡ μιὰ στήν ἄλλη. Αὐτό ὀφείλεται στό ὅτι στήν κεραία

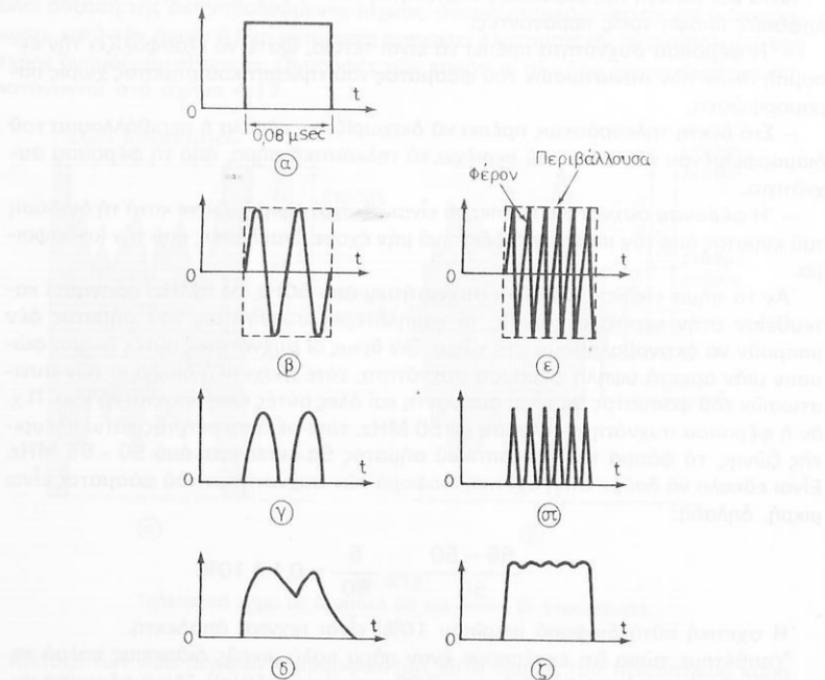


Σχ. 4.18.
Σχέση μεταξύ διάρκειας παλμοῦ καὶ περιόδου φέροντος κύματος.

λήψεως φθάνουν σήματα πού ἔχουν ἀκολουθήσει διαφορετικές χρονικά διαδρομές.

4.19 Η ἐκπομπή τοῦ ἥχου.

Εἴδαμε ὅτι τό σῆμα εἰκόνας περιέχεται στό διαμορφωμένο κύμα μέ μορφή μεταβολῆς τοῦ πλάτους τῆς φέρουσας συχνότητάς του. Σέ διάκριση ἀπό αὐτό, τό πλάτος τοῦ διαμορφωμένου κύματος τοῦ ἥχου παραμένει ἀμεταβλητὸ καὶ ὁ ἥχος περιέχεται σέ αὐτό μέ μορφή μεταβολῆς τῆς ὕδιας τῆς φέρουσας συχνότητας. Μέ ἄλλα λόγια ὁ ἥχος ἐκπέμπεται μέ διαμόρφωση κατά συχνότητα.

Τό ακουστικό σήμα χαρακτηρίζεται από δύο παραμέτρους; από τή μορφή τού φάσματος και από τήν ένταση. Η μορφή τού φάσματος καθορίζεται από τό χαρακτήρα τής πηγής τού ήχου. Π.χ. ή φωνή ένός έκφωνητή μπορεῖ νά παρασταθεί με μιά σειρά άρμονικών πού καταλαμβάνουν ζώνη συχνοτήτων από 50 Hz περίπου μέχρι 2 - 3 kHz. Μιά συμφωνική όρχήστρα έχει φάσμα, πού έκτείνεται από 20 - 30 Hz μέχρι 10 - 20 kHz (σχ. 4.19a). Ας δούμε πώς μεταφέρονται τά δύο αυτά χαρακτηριστικά τού ήχου (τό φάσμα και ή ένταση) μέ τή διαμόρφωση κατά συχνότητα.

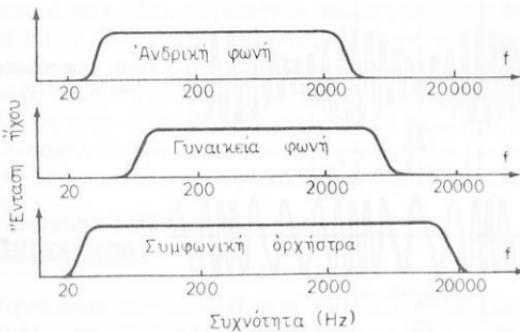


Σχ. 4.19a.

Πλάτος φάσματος μερικών ήχων.


Οι συχνότητες ένός άκουστικού φάσματος μεταφέρονται μέ τήν ταχύτητα μεταβολής τής φέρουσας συχνότητας. Π.χ. γιά τήν έκπομπή μέ διαμόρφωση συχνότητας μιᾶς άκουστικής συχνότητας 50 Hz θα πρέπει ή συχνότητα τού φέροντος κύματος νά μεταβληθεί σέ κάποια δριμότερο ποσοστό. Στό σχήμα 4.19β φαίνονται: ή διαμορφωτική συχνότητα τών 50 Hz [σχ. 4.19β(a)], τό διαμορφωμένο κατά πλάτος σήμα [σχ. 4.19β(β)] και τό διαμορφωμένο κατά συχνότητα [σχ. 4.19β(γ)]. Κατά τή διαμόρφωση συχνότητας, διαρρέεται σε πολλά διαμορφωτικά συστήματα, ό χρόνος μιᾶς διαμόρφωσης μεταβολής τής φέρουσας συχνότητας ίσοινα μέ τήν περίοδο τής διαμόρφωσης (1/50sec στήν περίπτωση μας). Άν ή συχνότητα τής διαμορφωτικής τάσεως μεγαλώσει, μεγαλώνει άντιστοιχα και ή ταχύτητα μεταβολής τής φέρουσας συχνότητας.

Κατά τή διαμόρφωση πλάτους τά όρια μεταβολής τού πλάτους, τής φέρουσας συχνότητας έξαρτωνται από τήν ένταση τού ήχου [σχ. 4.19γ(β)], ένων κατά τή διαμόρφωση συχνότητας από τήν ένταση τού ήχου έξαρταταί ή περιοχή μεταβολής τής φέρουσας συχνότητας ή ή μέγιστη άποκλιση τής συχνότητας απήτης από τήν «κεντρική» τιμή της [σχ. 4.19γ(γ)].

Η χρησιμοποίηση τής διαμόρφωσεως κατά συχνότητα γιά τήν έκπομπή τού ήχου έλυσε μέ έπιτυχία μιά σειρά τεχνικών προβλημάτων. Η διαμόρφωση συχνότητας δίνει ήχο στή λήψη χωρίς θορύβους. Οι θορύβοι μεταβάλλουν τό πλάτος τού λαμβανομένου σήματος. Άλλα στή διαμόρφωση συχνότητας οι μεταβολές τού πλάτους τού φέροντος κύματος δέν έχουν σημασία, άφού ο ήχος μεταφέρεται μέ μορφή μεταβολής τής συχνότητάς του. Γ' αύτό μποροῦμε στό δέκτη νά χρησιμοποιήσουμε μιά βαθιμίδα περιορισμού τού πλάτους (τών περιοριστή), δηλαδή μποροῦμε νά άποκόψουμε δλες τίς μεταβολές τού πλάτους τού φέροντος κύματος πού προκαλούνται από τούς θορύβους. Η διαμόρφωση συχνότητας έπιπρέπει τήν έκπομπή ηχου ύψηλής ποιότητας μέ εύρος φάσματος από 30 - 15000 Hz. Αύτό είναι δύσκολο νά γίνει μέ διαμόρφωση πλάτους λόγω τών θορύβων.

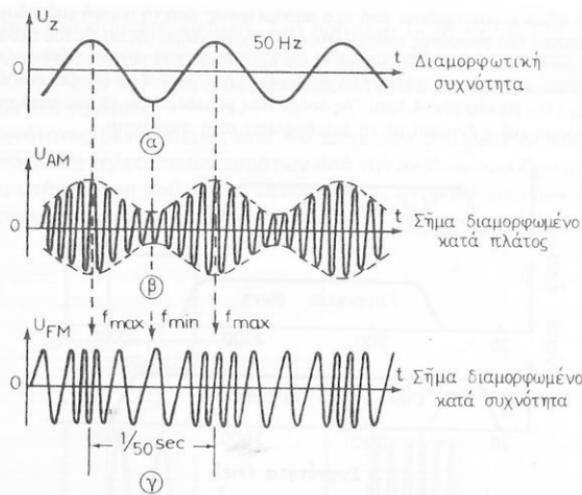

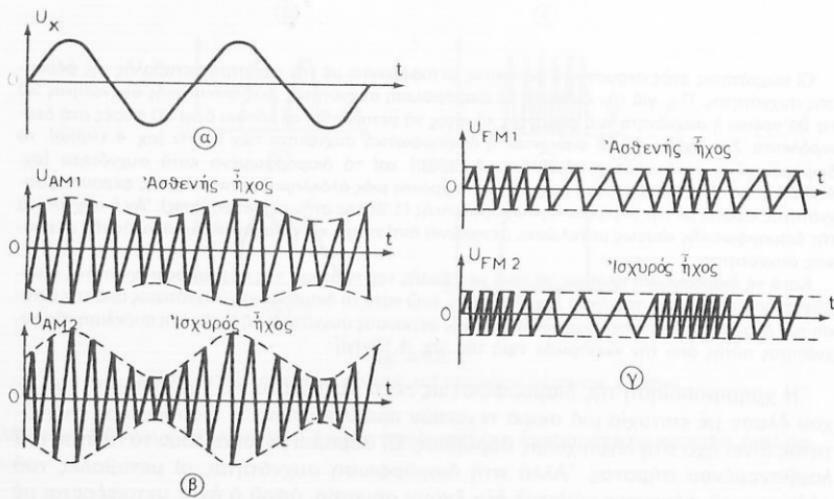Σχ. 4.19β.
Διεργασία διαμορφώσεως κατά πλάτος και κατά συχνότητα.



Σχέση μεταξύ έντάσεως ήχου και βάθους διαμορφώσεως ή άποκλίσεως συχνότητας.

Κατά τή διαμόρφωση πλάτους, τό εύρος τού φάσματος τού διαμορφωμένου κύματος γίνεται δυό φορές μεγαλύτερο άπο τό εύρος τού φάσματος τής διαμορφωτικῆς ταλαντώσεως (έμφανίζονται οι δυό πλευρικές ζῶνες συχνοτήτων). Στή δια-

μόρφωση συχνότητας έμφανίζονται έπισης δυό πλευρικές ζώνες, άλλα τό εύρος του φάσματος του διαμορφωμένου κύματος γίνεται μεγαλύτερο από δυό φορές. Τά τηλεοπτικά συστήματα διαθέτουν γιά τήν έκπομπή του ήχου ζώνη συχνότητων μέ εύρος 0,25 MHz.


Σημειώνομε ότι μέ διαμόρφωση συχνότητας μπορεῖ νά γίνει καί ή έκπομπή του σήματος είκόνας, άλλα ή ζώνη συχνότητων, πού θά άπασχολούσε αυτό το σήμα, Θά ήταν ίση μέ 50 - 70 MHz. Αύτο θά δόδηγούσε σέ σημαντική έλάττωση τού άριθμού τών πομπών πού θά μπορούσαν νά έργαζονται στή διατιθέμενη γιά τήν τηλεόραση περιοχή συχνότητων. Αντίθετα, ή έκπομπή τηλεοπτικών σημάτων από κινητούς σταθμούς στόν κεντρικό σταθμό γίνεται μέ διαμόρφωση συχνότητας, έπειδή γιά τήν έκπομπή αύτή χρησιμοποιείται ή περιοχή τών έκατοστομετρικών κυμάτων. Σέ αύτη τήν περιοχή μπορούμε νά άπασχολήσομε φάσμα συχνότητων μέ μεγάλο εύρος.

4.20 Τό τηλεοπτικό κανάλι.

Η ζώνη συχνότητων, πού χορηγείται σέ κάθε πομπό τηλεοράσεως γιά τήν έκπομπή τών σημάτων είκόνας καί ήχου, άνομάζεται **κανάλι** ή καί **δίσυλος** έκπομπής.

Γιά τήν έκπομπή τού σήματος είκόνας καί έπειδή άποκόπτεται ή κατώτερη πλευρική ζώνη τού φάσματος τού διαμορφωμένου κύματος θά ήταν άρκετό ένα κανάλι μέ εύρος 5 MHz. Όμως, όπως είπαμε, δέν είναι δυνατή ή άποκοπή άλογληρης τής κατώτερης πλευρικής ζώνης καί τελικά παραμένει ένα ύπόλοιπο μέ εύρος 1,25 MHz.

Έχομε άκομη καί τόν πομπό τού ήχου, ό όποιος πρέπει νά έκπεμπει σέ μιά συχνότητα πού θά βρίσκεται άρκετά έξω από τήν άνωτερη πλευρική ζώνη τού πομπού τής είκόνας, ώστε νά άποφεύγονταρ οι πλευρικές παρενοχλήσεις μεταξύ είκόνας καί ήχου. Τελικά, τό εύρος τού τηλεοπτικού καναλιού μεγαλώνει.

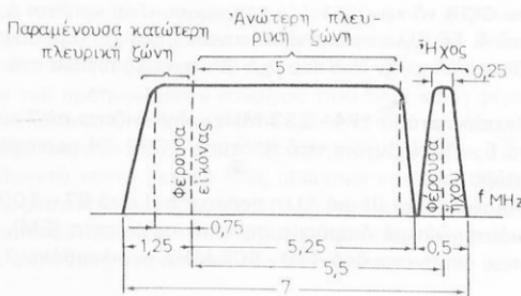

Σχ. 4.20.

Χαρακτηριστική διελεύσεως ένός τηλεοπτικού καναλιού.

Στό σχήμα 4.20 φαίνεται ή χαρακτηριστική διελεύσεως ένός καναλιού. Παρατηρούμε ότι ή άποκοπή τής κατώτερης πλευρικής ζώνης άρχιζε από μιά συχνότητα κατά 0,75 MHz χαμηλότερη από τή φέρουσα είκόνας. Αύτή ή άποσταση συχνότητας κρίθηκε άπαραίτητη γιά τήν άποφυγή φασικών παραμορφώσεων, οι όποιες εί-

vai πολύ έπικινδυνες για τήν ποιότητα τῆς εικόνας και ιδιαίτερα, όταν γίνονται σέ συχνότητες κοντινές στή φέρουσα. Ή βάση τοῦ δεξιοῦ μετώπου τῆς χαρακτηριστικῆς διελεύσεως άπέχει από τή φέρουσα συχνότητα εικόνας 5,25 MHz. "Ετσι, για τήν έκπομπή τοῦ σήματος εικόνας ό πομπός άπασχολεῖ μιά ζώνη συχνοτήτων 5,25 + 1,25 = 6,5 MHz.

Τού ύπόλοιπο τμῆμα τῆς χαρακτηριστικῆς άνήκει στόν πομπό τοῦ ήχου. Από τήν άλική ζώνη τῶν 0,5 MHz, ό πομπός τοῦ ήχου άπασχολεῖ μόνο τά 0,25 MHz. Οι μικρές ζώνες άριστερά και δεξιά ($0,25/2 = 0,125$ MHz) μένουν έλευθερες για τήν άποφυγή άμφιπλεύρων παρενοχλήσεων άνάμεσα στήν εικόνα και τόν ήχο τοῦ Γδιου τοῦ καναλιοῦ ή άνάμεσα στόν ήχο και τήν εικόνα τοῦ άμέσως άνώτερου καναλιοῦ.

"Ετσι, τό έύρος τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ για τό πρότυπο CCIR είναι $6,5 + 0,5 = 7$ MHz. Ή φέρουσα συχνότητα ήχου βρίσκεται κατά 5,5 MHz ψηλότερα από τή φέρουσα συχνότητα εικόνας. "Ας σημειώσομε ότι ή χαρακτηριστική διελεύσεως τοῦ σχήματος 4.20 άνήκει στούς πομπούς εικόνας και ηχου μέ τήν κεραία τους. Ή χαρακτηριστική διελεύσεως τοῦ δέκτη καί οι άπαιτήσεις μας από τή μορφή της θά έξετασθοῦν σέ άλλη Θέση.

4.21 Κατανομή συχνοτήτων τηλεοπτικῶν καναλιῶν.

Από όλοκληρο τό φάσμα τῶν συχνοτήτων, πού χρησιμοποιεῖται σήμερα γιά διάφορους σκοπούς, για τήν τηλέοραση έχουν παραχωρηθεῖ μόνο 4 περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται μέ τούς λατινικούς άριθμούς I, III, IV και V. Οι περιοχές I και III άνήκουν στό φάσμα συχνοτήτων 30 - 300 MHz (Very High Frequency, σύμβολο VHF) και οι περιοχές IV και V στό φάσμα 300 - 3000 MHz (Ultra High Frequency, σύμβολο UHF).

Η περιοχή I έκτείνεται από 41 - 68 MHz και περιλαμβάνει 4 κανάλια: τά 1, 2, 3 και 4. Στό πρότυπο CCIR τό κανάλι 1 δέν χρησιμοποιεῖται και έτσι ή περιοχή έχει τά κανάλια 2, 3 και 4. Σέ άλλα πρότυπα τό κανάλι αύτό χρησιμοποιεῖται ή άκομη τοποθετεῖται και 5ο κανάλι στήν ίδια περιοχή (βλ. σχετικό πίνακα στό τέλος τοῦ βιβλίου).

Η περιοχή III έκτείνεται από 174 - 233 MHz και χωρίζεται σέ 7 κανάλια πού άριθμοῦνται από τό 5 - 11 (πάντοτε στό πρότυπο CCIR). Η περιοχή III χρησιμοποιεῖται και στή χώρα μας.

Μεταξύ τῶν περιοχῶν I και III μιά άλλη περιοχή ή II από 87 - 100 MHz, παραχωρήθηκε στή ραδιοφωνία μέ διαμόρφωση κατά συχνότητα (FM).

Η περιοχή IV, πού έκτείνεται από 470 - 605 MHz, περιλαμβάνει 17 κανάλια, από τό 21 - 37.

Η περιοχή V έκτείνεται από 606 - 853 MHz και έχει 31 κανάλια, από τό 38 ώς τό 68.


Συνολικά οι περιοχές IV και V περιλαμβάνουν $17 + 31 = 48$ κανάλια. Στά κανάλια αύτά λειτουργοῦν τά λεγόμενα «δεύτερα προγράμματα» τηλεοράσεως στίς διάφορες Εύρωπαϊκές χώρες. Έξαίρεση γίνεται γιά τό κανάλι 36 πού χρησιμοποιεῖται γιά ραντάρ και γιά τό 38 πού έχει παραχωρηθεῖ στή ραδιοαστρονομία.

Η άκριβής κατανομή τῶν φερουσῶν συχνοτήτων εικόνας και ηχου γιά τή λεοπτικά κανάλια τῶν περιοχῶν I και III φαίνεται σέ σχετικό πίνακα στό τέλος τοῦ βιβλίου.

Τό εύρος κάθε τηλεοπτικού καναλιού τῶν περιοχῶν IV καὶ V εἶναι 8 MHz, ἀντί γιά 7 MHz τῶν περιοχῶν I καὶ III. Οἱ φέρουσες συχνότητες εἰκόνας καὶ ἥχου ἐνός ὁποιουδήποτε καναλιοῦ τῶν περιοχῶν αὐτῶν μποροῦν νά βρεθοῦν ἀπό τίς σχέσεις:

$$\begin{aligned}f_{\phi\epsilon} &= 471,25 + 8(n - 21) \\f_{\phi\phi} &= 476,75 + 8(n - 21)\end{aligned}$$

ὅπου: 471,25 MHz εἶναι ἡ φέρουσα συχνότητα εἰκόνας ($f_{\phi\epsilon}$) τοῦ 21ου καναλιοῦ, 476,75 MHz ἡ φέρουσα συχνότητα ἥχου (ἢ φωνῆς, $f_{\phi\phi}$) τοῦ ἴδιου καναλιοῦ καὶ n ὁ ἀριθμός ὁποιουδήποτε καναλιοῦ.

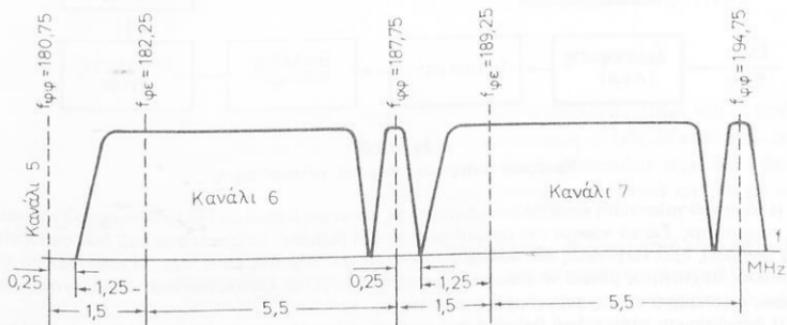

Σχ. 4.21.


Κατανομή τῶν φερουσῶν συχνοτήτων εἰκόνας καὶ ἥχου δύο συνεχόμενων τηλεοπτικῶν καναλιῶν.

Στὸ σχῆμα 4.21 φαίνεται γραφικῶς ἡ κατανομή τῶν φερουσῶν συχνοτήτων εἰκόνας καὶ ἥχου δύο συνεχόμενων τηλεοπτικῶν καναλιῶν. Βλέπομε ὅτι ἡ φέρουσα συχνότητα εἰκόνας ἐνός καναλιοῦ, π.χ. τοῦ 6ου, ἀπέχει κατά 1,5 MHz ἀπό τὴν φέρουσα ἥχου τοῦ προηγούμενου καναλιοῦ (τοῦ 5ου) καὶ ἡ φέρουσα συχνότητα ἥχου τοῦ ἴδιου καναλιοῦ (τοῦ 6ου), κατά 1,5 MHz ἀπό τὴν φέρουσα εἰκόνας τοῦ ἀμέσως ἐπόμενου καναλιοῦ (τοῦ 7ου). Ἐπειδή οἱ συχνότητες τῶν γειτονικῶν καναλιῶν ἔναι ἀρκετά κοντά μεταξύ τους (ἀπέχουν κατά 1,5 MHz), μποροῦν νά σημειωθοῦν ἀμφίπλευρες παρεμβολές στὴ λήψη. Γιά τὴν ἀποφυγὴ τέτοιων παρεμβολῶν χρησιμοποιοῦνται εἰδικά κυκλώματα στὸ δέκτη (κυματοπαγίδες), πού «παγιδεύουν» τίς φέρουσες συχνότητες τῶν καναλιῶν, τά ὁποῖα γειτονεύουν μέ τὸ λαμβανόμενο.

4.22 Διάγραμμα πομποῦ τηλεοράσεως.

Στὸ σχῆμα 4.22 φαίνεται χονδρικά τὸ διάγραμμα ἐνός πομποῦ τηλεοράσεως μέ τὰ δύο τμήματά του: τὸν πομπὸ εἰκόνας καὶ τὸν πομπὸ ἥχου πού τροφοδοτοῦν κοινὴ κεραία ἐκπομπῆς.

Οἱ ταλαντωτῆς τοῦ πομποῦ εἰκόνας εἶναι μέ κρύσταλλο γιὰ τὴ σταθεροποίηση τῆς παραγόμενης φέρουσας συχνότητας. Ἐπειδὴ ὁ κρύσταλλος δέν μπορεῖ νά ἐργάζεται σὲ πολὺ ὑψηλή συχνότητα, σὲ δόση εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν τηλεόραση, ἐφαρμόζεται ἡ μέθοδος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῆς συχνότητας.

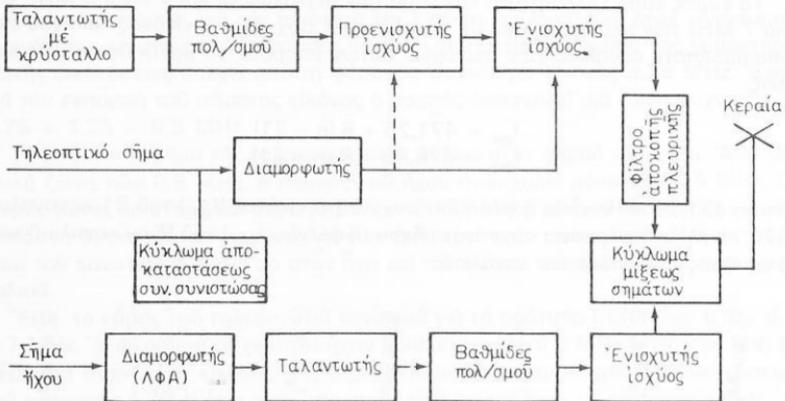

Σχ. 4.22.
Χονδρικό διάγραμμα πομπού τηλεοράσεως.

Η τάση τοῦ ταλαντωτῆς κρυστάλλου δόηγεται σὲ μιὰ σειρά βαθμίδων πολλαπλασιασμοῦ τῆς ἀρχικῆς συχνότητας. Γιά νά πάρομε τίν τὸν παραπίπτητον ισχύ, οἱ βαθμίδες πολλαπλασιασμοῦ ἀκολουθοῦνται ἀπό βαθμίδες προενισχύσεως καὶ τελικῆς ἐνισχύσεως τοῦ σήματος κατά ισχύ. Ἡ διαμόρφωση τῆς φέρουσας συχνότητας μπορεῖ νά γίνει σὲ διοπαδήποτε βαθμίδα, ἀποκλειούμενο τοῦ ταλαντωτῆς, γάλαγος σταθερόπτητας τῆς παραγόμενης συχνότητας.

Ἡ διαμόρφωση στὴν τελική βαθμίδα τοῦ πομποῦ (διαμόρφωση σὲ ύψηλή στάθμη) ἀπαιτεῖ παροχὴ σημαντικῆς ισχύος ἀπό τὸ διαμορφωτή, ἐπομένως καὶ περισσότερες προενισχυτικές βαθμίδες γιά τὸ τηλεοπτικό σῆμα, καθὼς καὶ χρησιμοποίηση μεγάλου φίλτρου γιά τὴν ἀποκοπή τῆς μᾶς πλευρικῆς ζώνης συχνοτήτων. "Ομως στὴν περίπτωση αὐτῆι οἱ προενισχυτικές βαθμίδες τοῦ πομποῦ εἶναι πιο ἀπλές, ἐπειδὴ προορίζονται νά ἐνισχύσουν μιὰ καὶ μόνο συχνότητα: τὴν φέρουσα.

Ἡ διαμόρφωση σὲ μιὰν ἐνδιάμεση βαθμίδα τοῦ πομποῦ (διαμόρφωση σὲ μέση στάθμη) ἡ σὲ μιὰν ἀπό τίς ἀρχικές βαθμίδες (διαμόρφωση σὲ χαμηλή στάθμη), ἀπαιτεῖ νά ἔχουν πλατιά ζώνη διελεύσεως οἱ ἐπομένες βαθμίδες τοῦ πομποῦ, ἐπειδὸν θά ἐνισχύσουν διαμορφωμένο σῆμα. "Ομως χρειάζεται μικρότερη ισχύς ἀπό τὸ διαμορφωτή καὶ ἀκόμη, ἡ ἀποκοπή τῆς μᾶς πλευρικῆς ζώνης μπορεῖ νά γίνει στὴν ξεκίνηση τῆς βαθμίδας διαμορφώσεως μὲ σχετικά μικρό φίλτρο.

Σήμερος παραπτεῖται δῶλο καὶ μεγαλύτερη προτίμηση στὴ διαμόρφωση σὲ χαμηλή ἡ μέση στάθμη. Γιά ἀκόμη μεγαλύτερη οἰκονομία ισχύος ἀπό τὸ διαμορφωτή, ἡ διαμόρφωση γίνεται ἀπό τὸ δόηγο πλέγμα τῆς λυχνίας.

Ο διαμορφωτής τοῦ σχήματος 4.22, εἶναι ἡ τελευταία βαθμίδα τοῦ ἐνιοχυτῆ τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος. Στὴν εἴσοδο τοῦ διαμορφωτῆ γίνεται ἡ ἀποκατάσταση τῆς συνεχούς συνιστώσας τοῦ σήματος εἰκόνας. Σὲ ἄλλη θέση θά έξετάσουμε τὸ θέμα τῆς ἀποκατάστάσεως τῆς συνεχούς συνιστώσας.

Ο πομπός τοῦ ήχου ξεκίνα ἀπό τὸ διαμορφωτή του, πού εἶναι μιὰ λυχνία φαινόμενης ἀντιστάσεως (ΛΦΑ), ἡ ὧδη πραγματοποιεῖ τὴν διαμόρφωση κατὰ συχνότητας τῆς κεντρικῆς συχνότητας τοῦ ταλαντωτῆς. Ἡ διαμόρφωμένη ταλάντωση δόηγεται σὲ μιὰ σειρά βαθμίδων πολλαπλασιασμοῦ τῆς συχνότητας γιά νά καταλήξει στὸν τελικό ἐνιοχυτή ισχύος.

Τὰ διαμορφωμένα σήματα εἰκόνας καὶ ήχου δόηγοῦνται σὲ ἑνα κύκλωμα μίξεως, τὸ ὧδη τελικά τροφοδοτεῖ τὴν κοινή κεραία ἐκπομπῆς. Τὸ κύκλωμα μίξεως τῶν δύο σημάτων ἀποτελεῖται ἀπό φίλτρα, τὰ ὧδη ἀποτέρευουν τὴν ἐπίδραση τοῦ ἐνός πομποῦ στὸν ἄλλο καὶ ἀκόμη ἔξασφαλίζουν τὴν προσαρμογή τῶν πομπῶν πρός τὴν κοινή κεραία ἐκπομπῆς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

5.1 Διάγραμμα δέκτη τηλεοράσεως.


“Ολοι οι σύγχρονοι τηλεοπτικοί δέκτες είναι ύπερετερόδυνοι, όπως καί οι ραδιοφωνικοί. Ή καθολική χρησιμοποίηση τῆς έτεροδυνώσεως στούς δέκτες τηλεοράσεως δικαιολογεῖται όπο τό γεγονός ότι μόνο μέ αύτή μπορούμε σχετικά εύκολα νά έξασφαλίσουμε λήψη προγράμματος σέ όποιοδήποτε τηλεοπτικό κανάλι μέ σταθερή ένίσχυση τῶν σημάτων είκόνας καί ἥχου.

Γνωρίζουμε ότι στήν τηλεοπτική έκπομπή οι φέρουσες συχνότητες είκόνας καί ἥχου διαφέρουν μεταξύ τους κατά 5,5 MHz. Αύτό μᾶς έπιπρέπει σέ μεγάλο βαθμό νά χρησιμοποιήσουμε κοινές βαθμίδες στό δέκτη γιά τή λήψη τῶν σημάτων είκόνας καί ἥχου, όποτε καί ἡ σύνθεσή τους άπλοποιείται σημαντικά.

Στό σχήμα 5.1 φαίνεται τό διάγραμμα ένός δέκτη τηλεοράσεως. Τά σήματα είκόνας καί ἥχου, πού λαμβάνονται ἀπό τήν ἴδια κεραία, δόηγούνται στόν ένισχυτή ύψηλής συχνότητας, όπου γίνεται μιά χονδρική ἐπιλογή τού έπιθυμητοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ καί ή ἀπαιτούμενη ένίσχυση. Στή συνέχεια οι φέρουσες συχνότητες τοῦ καναλιοῦ μέ τίς πλευρικές συνιστώσες τους φθάνουν στή βαθμίδα μίξεως, ὅπου ἔφαρμόζεται καί ἡ ταλάντωση τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ. Στή βαθμίδα μίξεως ἀναμιγνύονται τά σήματα είκόνας, ἥχου καί τοπικοῦ ταλαντωτῆ καί στό ἀνοδικό τῆς κύκλωμα ἐμφανίζονται ξανά τά σήματα είκόνας καί ἥχου μέ συχνότητες μικρότερες ἀπό τίς φέρουσες. Τίς νέες συχνότητες τίς ὄνομάζομε, όπως είναι γνωστό, ένδιαμεσες συχνότητες. Ό ένισχυτής ύψηλής συχνότητας, ή βαθμίδα μίξεως καί ὁ τοπικός ταλαντωτής ἀποτελοῦν ἐνιαία μονάδα τοῦ δέκτη πού ὄνομάζεται «ἐπιλογέας καναλιῶν» η καί «συντονιστής» (Tuner).

Οι δύο ένδιαμεσες συχνότητες, δηλαδή ή ένδιαμεση συχνότητα είκόνας μέ διαμόρφωση πλάτους, καί ή ένδιαμεση συχνότητα ἥχου μέ διαμόρφωση συχνότητας, δόηγούνται σέ ἔνα κοινό ένισχυτή ένδιαμεσης συχνότητας, όπου ένισχύονται οι τάσεις τους ἀπό μερικές βαθμίδες (συνήθως τρεῖς). Στόν ένισχυτή ένδιαμεσης συχνότητας γίνεται βασικά καί ή ἐπιλογή τού τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ, δηλαδή ἀπομακρύνονται οι παρενοχλήσεις ἀπό γειτονικούς πομπούς.

Η τελευταία βαθμίδα τοῦ ένισχυτή ένδιαμεσης συχνότητας ἀκολουθεῖται ἀπό τό φωρατή είκόνας. Έδω ἀναδεικνύεται τό τηλεοπτικό σήμα, δηλαδή τό περιεχόμενο τῆς είκόνας καί οι διάφοροι παλμοί πού τή συνοδεύουν. Παράλληλα μέ αύτό, οι δύο ένδιαμεσες συχνότητες είκόνας καί ἥχου, πού διαφέρουν μεταξύ τους ἐπί-

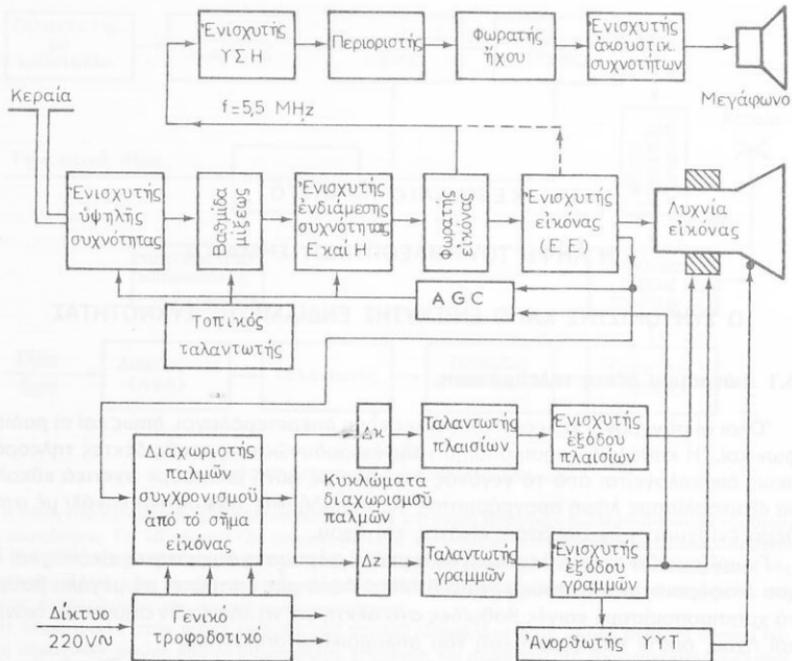

Σχ. 5.1.
Χονδρικό διάγραμμα δέκτη τηλεοράσεως.

σης κατά 5,5 MHz, άναδεικνύουν στήν ̄ξοδο τοῦ φωρατῆ μέ μιά διεργασία μίξεως τή διαφορά τῶν 5,5 MHz, πού όνομάζεται «ένδιαμεση φέρουσα συχνότητα» (Intercarrier Frequency). Ἡ ένδιαμεση φέρουσα συχνότητα, ὅπως θά δούμε ἀργότερα, περιέχει τὸν ἥχο, γι' αὐτό όνομάζεται καὶ «ύπενδιαμεση συχνότητα ἥχου» (YSH). Ἡ YSH τῶν 5,5 MHz ὀδηγεῖται σὲ ίδιατερο τμῆμα τοῦ δέκτη, πού όνομάζεται «τμῆμα ἥχου».

Τὸ σῆμα εἰκόνας μέ τούς διάφορους παλμούς ένισχυεται ἀπό τὸν ένισχυτή εἰκόνας (EE) καὶ ἐφαρμόζεται στήν ̄ξοδο (συνήθως στήν κάθοδο) τῆς λυχνίας εἰκόνας (εἰκονογράφου) γιά νά ρυθμίσει τὴν ἔνταση τῆς καταγραφικῆς δέσμης, ἡ οποία θά κάνει τὴν ἀναπαραγωγή τῆς εἰκόνας στήν ὄθόνη τοῦ δέκτη.

Ἡ τάση τῆς ύπενδιαμεσης συχνότητας ἥχου (5,5 MHz) ὀδηγεῖται, ὅπως εἶπαμε, στὸ τμῆμα ἥχου τοῦ δέκτη εἴτε ἀπευθείας ἀπό τὴν ̄ξοδο τοῦ φωρατῆ εἰκόνας εἴτε ἀπό τὴν ̄ξοδο τοῦ ένισχυτῆ εἰκόνας καὶ ένισχυεται ἀπό τὸν ένισχυτή ύπενδιαμεσης συχνότητας ἥχου (EYSH). Τὸ τμῆμα ἥχου τοῦ δέκτη περιλαμβάνει ἀκόμη τὸν περιοριστή, τὸ φωρατή ἥχου καὶ τὸν ένισχυτή ἀκουστικῆς συχνότητας μέ τὸ μεγάφωνο.

Ο περιοριστής ἀποκόπτει τὴ διαμόρφωση πλάτους καὶ τοὺς θορύβους πού τυ-

χόν περιέχονται στό διαμορφωμένο κατά συχνότητα σήμα τοῦ ήχου καί ὁ φωράτης ήχου ἀναδεικνύει τίς ἀκουστικές συχνότητες. Ἐφόσον στό πρότυπο CCIR τὸ σῆμα ήχου εἶναι διαμορφωμένο κατά συχνότητα, ὁ φωρατής ηχου εἶναι ἔνας «διευκρινιστής» ἡ̄ ἔνας «ἀναλογικός φωρατής συχνότητας».

Ἄς δοῦμε τώρα τά ύπόλοιπα τμήματα τοῦ δέκτη, πού φαίνονται στό σχῆμα 5.1. Μιά τάση τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος ἀπό τὴν ἔξοδο τοῦ ἐνισχυτῆ εἰκόνας ὀδηγεῖται σὲ ἔνα τμῆμα, πού ὄνομάζεται «τμῆμα συγχρονισμοῦ» τοῦ δέκτη. Τό τμῆμα συγχρονισμοῦ περιλαμβάνει τό διαχωριστή τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ ἀπό τὸ σῆμα εἰκόνας καὶ τά κυκλώματα διαχωρισμοῦ τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ μεταξύ τους (κυκλώματα διαφορίσεως καὶ ὀλοκληρώσεως). «Ἔτοι, οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ ἀπαλλαγμένοι ἀπό τὸ σῆμα εἰκόνας καὶ διαχωρισμένοι σὲ παλμούς συγχρονισμοῦ γραμμῶν καὶ παλμούς συγχρονισμοῦ πλαισίων (ἀκριβέστερα πεδίων) μποροῦν νά ἐκπληρώσουν τόν προορισμό τους, δηλαδή νά συγχρονίσουν τούς ταλαντωτές (γεννήτριες) τῆς ὄριζόντιας καὶ τῆς κατακόρυφης σαρώσεως (ταλαντωτές γραμμῶν καὶ πλαισίων).

Οἱ πριονωτές τάσεις, πού παράγονται ἀπό τούς ταλαντωτές γραμμῶν καὶ πλαισίων, ἀφοῦ ἐνισχυθοῦν ἀπό τούς ἀντίστοιχους ἐνισχυτές, ἐφαρμόζονται στά πηνία ἀποκλίσεως γιά νά δημιουργήσουν τά πριονωτά ρεύματα σαρώσεως.


Ἄπο τόν ἐνισχυτή ἔξόδου γραμμῶν καὶ μέ τῇ βοήθεια ἐνός ἀνορθωτῆ παράγεται καὶ ἡ ύπερυψηλή τάση (YYT), πού τροφοδοτεῖ τὴν τελική ἀνοδο τοῦ εἰκονογράφου (16 kV περίπου). Οἱ τάσεις τροφοδοσίας τῶν ύπολοίπων τμημάτων τοῦ δέκτη παρέχονται ἀπό τό γενικό τροφοδοτικό σύστημα, πού ἐργάζεται συνήθως χωρίς μετασχηματιστή δικτύου.

5.2 Ὁ συντονιστής καὶ τά κυκλώματα εἰσόδου του.

Εἴδαμε ὅτι τά λαμβανόμενα ἀπό τήν κεραία τηλεοράσεως σήματα εἰκόνας καὶ ἥχου ὀδηγοῦνται στό συντονιστή (Tuner) τοῦ δέκτη, πού περιλαμβάνει τόν ἐνισχυτή ύψηλῆς συχνότητας, τή βαθμίδα μίξεως καὶ τόν τοπικό ταλαντωτή. Ὁ συντονιστής ἀποτελεῖ ίδιαίτερο τμῆμα τοῦ τηλεοπτικοῦ δέκτη δχι μόνο ἀπό ἀποψη κυκλώματος, ἀλλά καὶ κατασκευαστικά. Ἡ ξεχωριστή κατασκευή τοῦ συντονιστῆ ἀπλοποιεῖ τή σύνθεση τοῦ δέκτη καὶ ἐπιτρέπει τήν καλή θωράκισή του, πού εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν προστασία τῶν κυκλωμάτων ύψηλῆς συχνότητας ἀπό ἔξωτερικά πεδία καὶ τήν ἀποφυγή παρενοχλήσεων σέ γειτονικούς δέκτες ἀπό ἀκτινοβολία τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ.

Οἱ δέκτες τηλεοράσεως διαθέτουν δύο συντονιστές πού εἶναι κατασκευασμένοι μέ λυχνίες ἡ μέ τρανζίστορ. Ὁ ἔνας ἐργάζεται στήν περιοχή VHF καὶ ὁ ἄλλος στήν περιοχή UHF. Τά κυκλώματα ἐπίλογῆς καὶ συζεύξεως μεταξύ τῶν βαθμίδων, καθώς καὶ ἑκεῖνο τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ εἴτε εἶναι προσυντονισμένα σέ κάθε τηλεοπτικό κανάλι εἴτε ἔχουν τή δυνατότητα νά προσυντονισθοῦν μέ τή βοήθεια πολλαπλοῦ μεταβλητοῦ πυκνωτῆ ἡ διόδων μεταβλητῆς χωρητικότητας. «Ἔτοι, ὅπως θά δοῦμε, ἡ λήψη ἐνός τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ γίνεται αὐτομάτως μέ τήν περιστροφή ἐνός μεταγωγέα καναλιῶν ἡ μέ τήν πίεση ἐνός πλήκτρου.

Ἄς δοῦμε τώρα τά κυκλώματα εἰσόδου τοῦ συντονιστῆ, πού εἶναι καὶ κυκλώματα εἰσόδου τοῦ δέκτη τηλεοράσεως. Ἡ κεραία τηλεοράσεως συνδέεται στήν εἰσόδο τοῦ δέκτη μέ τή βοήθεια δύμαξινού καλωδίου [σχ. 5.2a(a)] χαρακτη-

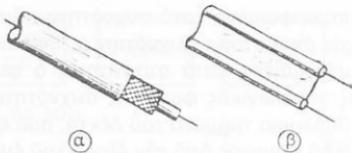

Σχ. 5.2α.

Όμοαξονικό καλώδιο 60 ή 75Ω (α) και συμμετρικό διπολικό καλώδιο 240 ή 300Ω (β).

ριστικής άντιστάσεως 60 ή 75Ω ή συμμετρικού διπολικού καλωδίου [σχ. 5.2α(β)] χαρακτηριστικής άντιστάσεως 240 ή 300Ω . Στήν είσοδο τοῦ δέκτη καί συγκεκριμένα μεταξύ τοῦ τέρματος τοῦ όμοαξονικοῦ ή συμμετρικοῦ καλωδίου καί τῆς εισόδου τοῦ ένισχυτῆ ύψηλῆς συχνότητας τοῦ συντονιστῆ, παρεμβάλλεται ἔνα κύκλωμα ἀπό τὸ ὅποιο ἔχομε τίς ἐπόμενες δύο ἀπαίτησεις.

1) Στήν περίπτωση χρησιμοποίησεως όμοαξονικοῦ καλωδίου πρέπει νά προσαρμόζει τήν άντισταση εισόδου τοῦ ένισχυτῆ ύψηλῆς συχνότητας πρός τή χαρακτηριστική άντισταση τοῦ καλωδίου.


2) Στήν περίπτωση συμμετρικοῦ καλωδίου πρέπει νά ἔχασφαλίζει ἐκτός ἀπό τήν προσαρμογή καί τή συμμετροποίηση τῆς εισόδου τοῦ ένισχυτῆ ύψηλῆς συχνότητας ή ὅποια ἔνια πάντοτε ἀσύμμετρη.

"Οταν δέν ύπαρχει προσαρμογή μεταξύ τοῦ καλωδίου καί τῆς εισόδου τοῦ ένισχυτῆ ύψηλῆς συχνότητας, ἔχομε ἐλάπτωση τῆς ίσχύος τοῦ σήματος πού φθάνει στό δέκτη καί ἐμφάνιση μερικῶν εἰκόνων, μέ μετατόπιση καί βαθμιαία ἔχασθενση πρός τά δεξιά τῆς βασικῆς. Αὐτές ὀνομάζονται εἰκόνες «εἴδωλα». Οἱ εἰκόνες «εἴδωλα» ἐμφανίζονται λόγῳ τοῦ ὅτι ἔνα μέρος τῆς ἐνέργειας τοῦ σήματος ἀνακλᾶται στήν είσοδο τοῦ δέκτη καί ἐπιστρέφει ξανά στήν κεραία. Στή συνέχεια ἀνακλᾶται ἀπό τήν κεραία καί ἐμφανίζεται γιά δεύτερη φορά στήν είσοδο τοῦ δέκτη κ.ο.κ. Οἱ διαδοχικές αὐτές ἀνακλάσεις προκαλοῦν τήν ἐμφάνιση στήν είσοδο τοῦ δέκτη σημάτων μέ χρονική καθυστέρηση ὡς πρός τό βασικό σῆμα, μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργοῦνται εἰκόνες «εἴδωλα».

"Οταν δέν ἐκπληρώνεται ἡ δεύτερη ἀπαίτηση, δηλαδή ἡ συμμετροποίηση τῆς εισόδου τοῦ ένισχυτῆ ύψηλῆς συχνότητας (στήν περίπτωση συνδέσεως της σέ συμμετρικό καλώδιο), τότε στήν είσοδο τοῦ δέκτη φθάνουν τόσο τά σήματα πού λαμβάνονται ἀπό τήν κεραία ὅσο καί σήματα πού ἀναπτύσσονται στή συμμετρική γραμμή μεταφορᾶς. Τά τελευταῖα προπορεύονται ἀπό τά βασικά καί δημιουργοῦν παρενοχλήσεις στήν εἰκόνα. Μέ συμμετροποιημένη είσοδο τά σήματα πού δημιουργοῦνται σέ κάθε ἀγωγό τῆς γραμμῆς ἀλληλοεξουδετερώνονται καί δέν ἔχουν καμιά ἐπίδραση στήν εἰκόνα.

Οἱ σύγχρονοι συντονιστές ἔχουν συνήθως άντισταση εισόδου 75 ή 60Ω καί μποροῦν νά συνδεθοῦν ἀπευθείας σέ όμοαξονικό καλώδιο μέ χαρακτηριστική άντισταση 75 ή 60Ω . "Οταν ἀπαίτεται ἡ σύνδεσή τους σέ συμμετρική γραμμή 300Ω 240Ω , χρησιμοποιεῖται κύκλωμα προσαρμογῆς καί συμμετροποίησεως.

Στό σχῆμα 5.2β(α) φαίνεται ἔνα κύκλωμα εισόδου τοῦ συντονιστῆ. Οἱ αὐτεπαγγέγες τοῦ κυκλώματος δέ σχηματίζουν μετασχηματιστή, ὅπως μπορεῖ κάποιος νά φαντασθεῖ ἀπό μιά πρώτη ματιά, ἀλλά ἀποτελοῦν τούς ἀγωγούς μιᾶς γραμμῆς με-

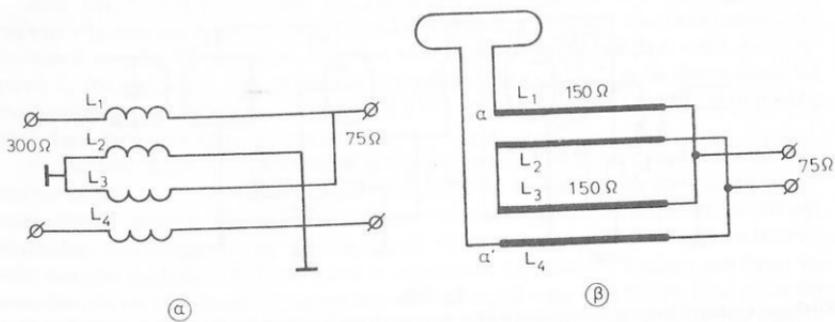

Σχ. 5.2β.

Κυκλώματα προσαρμογῆς καὶ συμμετροποιήσεως.


γάλου μήκους. Έξετάζομε τό τού κύκλωμα σχήματος $5.2\beta(\beta)$. Οι άγωγοι L_1 , και L_2 σχηματίζουν μιά γραμμή μεγάλου μήκους, ένων οι άγωγοι L_3 και L_4 μέσα στην οποία βρίσκεται η πλευρά της κεραίας. Το ένα άκρο της γραμμής L_1 είναι συνδεόμενο με την πλευρά της κεραίας, ενώ το άλλο άκρο είναι συνδεόμενο με την πλευρά της κεραίας. Το ένα άκρο της γραμμής L_2 είναι συνδεόμενο με την πλευρά της κεραίας, ενώ το άλλο άκρο είναι συνδεόμενο με την πλευρά της κεραίας. Το ένα άκρο της γραμμής L_3 είναι συνδεόμενο με την πλευρά της κεραίας, ενώ το άλλο άκρο είναι συνδεόμενο με την πλευρά της κεραίας. Το ένα άκρο της γραμμής L_4 είναι συνδεόμενο με την πλευρά της κεραίας, ενώ το άλλο άκρο είναι συνδεόμενο με την πλευρά της κεραίας.

5.3 Ένισχυτής ΥΣ μέ λυχνίες.

Στούς ύπερετερόδυνους τηλεοπτικούς δέκτες ή ένισχυση ύψηλής συχνότητας δέν είναι κατ' άρχην ύποχρεωτική καί τά λαμβανόμενα σήματα μποροῦν νά έφαρμοσθοῦν άμεσα στή βαθμίδα μίξεως. Άλλα ή ένισχυτής ύψηλής συχνότητας (ΕΥΣ) παρέχει τή δυνατότητα λήψεως πολύ άσθενών σημάτων, έπειδή οι έσωτερικοι του θόρυβοι είναι μικρότεροι άπό τούς θορύβους τῆς μίκτριας. Έκτός αύτού ή ΕΥΣ έξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες έπιλογής τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν καί έλαπτώνει τίς πιθανότητες άκτινοβολίας τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ άπό τήν κεραία τοῦ δέκτη, πράγμα πού θά δημιουργοῦσε παρενοχλήσεις σέ γειτονικούς δέκτες. Γ' αύτό ή ΕΥΣ άποτελεί ήναπότιπαστο τμῆμα τῶν συγχρόνων δεκτῶν τηλεοράσεως.

Σέ δέκτες παλαιότερων κατασκευών χρησιμοποιήθηκαν ΕΥΣ μέ μιά πέντοδο λυχνία, πού είχε μεγάλη κλίση και έπομένως παρείχε μεγάλη ένισχυση μέ σχετικά χαμηλή στάθμη θορύβων. Σήμερα έπικράτησε ή χρησιμοποιήση τριώδων λυχνιών (όπις οι PCC88, PCC189), πού έχουν άκομη μικρότερη στάθμη θορύβων.

Οι ἔρευνας έδειξαν ότι ένα από τά καλύτερα κυκλώματα ΕΥΣ, που έχει τούς λιγότερους έσωτερικούς θορύβους, είναι ο «καταρράκτης» (Cascode). Κατασκευάζεται μέ δύο τριόδους σέ σειρά, από τίς όποιες ή πρώτη έργαζεται μέ γειωμένη κάθοδο καί ή δεύτερη μέ γειωμένο πλέγμα (σχ. 5.3a). Ο «καταρράκτης» είναι ένισχυτής μέ δυό βαθμίδες, που συνδέονται σέ σειρά γιά οίκονομία υλικών καί έλαττωση τής καταναλισκόμενης ισχύος. Έπειδή οι δυό λυχνίες είναι ίδιες (μιά διπλοτριοδική), ή τάση τής πηγῆς E_a κατανέμεται έξισου καί στίς δυό καί κάθε άνοδος ώς

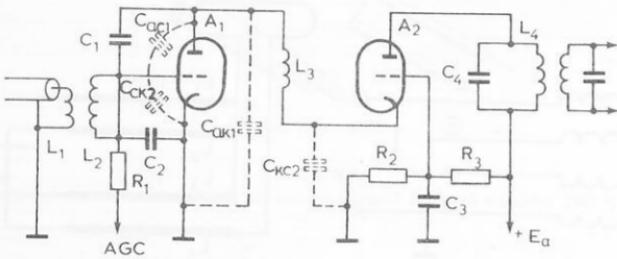


Σχ. 5.3α.

Κύκλωμα ένισχυτή ύψηλής συχνότητας τύπου «καταρράκτη» ή «cascode» (cascode = cascode + cathode).

πρός τήν κάθοδό της έχει τάση 100 - 120 V. Έτσι, ή κάθοδος τής δεύτερης λυχνίας βρίσκεται σε ύψηλό θετικό δυναμικό καί επομένως γιά νά λειτουργήσει πρέπει νά έφαρμοσθεί καί στό πλέγμα τής άντιστοιχο θετικό δυναμικό.

Η βαθμίδα μέ γειωμένη τήν κάθοδο έχει σχετικά ύψηλή άντισταση είσοδου, γι' αυτό τό κύκλωμα είσοδου τού δέκτη, πού δόηγει τό σημα άπο τήν κεραία στό πλέγμα τής πρώτης λυχνίας, μπορεί νά έχει καλή καμπύλη συντονισμού καί ύψηλό συντελεστή μεταφοράς. Γιά νά άποφευχθεί ή αύτοταλάντωση τής βαθμίδας αύτής, είναι άπαραίτητο νά έξουδετερωθεί ή δράση τής ένδοχωρητικότητας C_{ca} . Αύτό γίνεται μέ τή σύνδεση καί ρύθμιση τής χωρητικότητας C_1 , ή όποια σχηματίζει μέ τίς υπόλοιπες χωρητικότητες τής βαθμίδας μιά γέφυρα [σχ. 5.3β(α)]. Όταν ή γέφυρα ισορροπήσει, δηλαδή όταν ίκανοποιηθεί ή συνθήκη $C_1/C_2 = C_{ca}/C_{ck1}$, οι μεταβολές τής τάσεως μεταξύ τών σημείων ΑΚ (μεταξύ άνόδου - καθόδου τής λυχνίας) δέν προκαλοῦν καμιά μεταβολή τής τάσεως μεταξύ τών σημείων MN.

Τό άνοδικό φορτίο τής πρώτης τριόδου είναι ένα φίλτρο τύπου Π [σχ. 5.3β(β)], πού άποτελείται από τήν αύτεπαγγή L_3 καί τίς χωρητικότητες $C_{E\xi 1}$, καί $C_{E\xi 2}$. Η άντισταση έξόδου τής πρώτης βαθμίδας $R_{E\xi}$ είναι περίπου ίση μέ 1 - 3 KΩ, ένω ή

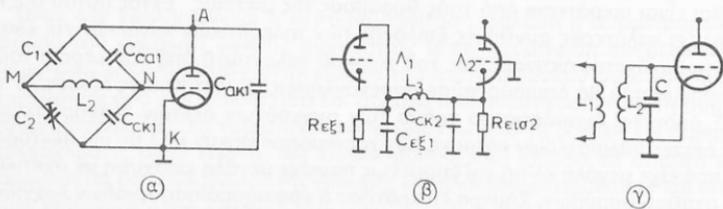


Σχ. 5.3β.

Η έξουδετέρωση στόν ένισχυτή ύψηλής συχνότητας (α), ή σύζευξη μεταξύ τών βαθμίδων τού ένισχυτή (β) καί ένα από τά χρησιμοποιούμενα κυκλώματα είσοδου καί ίδιου ένισχυτή (γ).

άντισταση είσοδου τής βαθμίδας μέ γειωμένο τό πλέγμα $R_{E\xi}$ είναι πολύ μικρή (περίπου 150 - 200 Ω). Τό Ω τού κυκλώματος αύτοῦ είναι πολύ χαμηλό ($\Omega = 4 - 6$), γι' αύτό ή ζώνη διελεύσεως του είναι άρκετά πλατιά. "Αν ρυθμισθεί νά συντονίζει γύρω στά 150 - 200 MHz, μπορεί νά έξασφαλίσει τή διέλευση όλων τών τηλεοπτικών καναλιών τής περιοχής τών VHF μέ τίς ίδιες περίπου συνθήκες.

Από τήν άποψη μεταφορᾶς τῆς ένέργειας τοῦ σήματος ἀπό τήν κεραία στό πλέγμα τῆς πρώτης λυχνίας, τὸ κύκλωμα εἰσόδου [σχ. 5.3βγ] εἶναι κύκλωμα συντονισμοῦ σειρᾶς. Τὸ κύκλωμα εἰσόδου, στὸ ὅποιο ἀσφαλῶς ἐπιδρᾶ καὶ ἡ αὐτεπαγγῆ L_1 (ἀκόμη καὶ ἡ ἀντίσταση τοῦ καλωδίου τῆς κεραίας), ρυθμίζεται ὥστε νά συντονίζει σὲ μιὰ ἐνδιάμεση συχνότητα κάθε καναλιοῦ. Κάθε κανάλι τῆς περιοχῆς VHF ἔχει δικό του ζευγάρι πηνίων L_1 , L_2 .

Τὸ ἀνοδικό φορτίο τῆς δεύτερης βαθμίδας μπορεῖ νά εἶναι ἔνα ἀπλό συντονισμένο κύκλωμα ἢ δύο κυκλώματα σὲ σύζευξη. Σὲ διάκριση ἀπό τούς ραδιοφωνικούς δέκτες, ὅπου ἡ φέρουσα συχνότητα τοῦ σήματος τοποθετεῖται στὸ μέσο τῆς καμπύλης συντονισμοῦ τῶν κυκλωμάτων, τὰ κυκλώματα τῶν ΕΥΣ τῶν τηλεοπτικῶν δεκτῶν ρυθμίζονται ἔτσι, ὥστε οἱ φέρουσες συχνότητες εἰκόνας καὶ ἥχου νά τοποθετοῦνται στά ἄκρα τῆς καμπύλης συντονισμοῦ τους (σχ. 5.3γ). Τότε μόνο θά ἐνισχύεται ἀπό τίς βαθμίδες τοῦ ΕΥΣ ἡ φέρουσα συχνότητα εἰκόνας μέ τήν ἐπάνω πλευρική της ζώνη καὶ ἡ φέρουσα συχνότητα ἥχου μέ τίς δυό πλευρικές της ζῶνες.

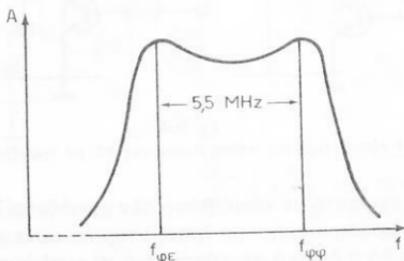

Σχ. 5.3γ.

Καμπύλη ἀποκρίσεως τοῦ ἐνισχυτῆ οὐψηλῆς συχνότητας δέκτη τηλεοράσεως.


Τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα τοῦ κυκλωμάτου τοῦ σχήματος 5.3α εἶναι οἱ ἀντιστάσεις R_2 , R_3 , ποὺ σχηματίζουν διαιρέτη πάσεως γιά νά ἔξασφαλίσει στό πλέγμα τῆς δεύτερης λυχνίας τάση λίγο μικρότερη ἀπό τὴν τάση καθόδου της, ὥστε ἡ λυχνία νά ἀποκτᾶ τὴν ἀπαιτούμενη ἀρνητική πόλωση. Ο πυκνωτής C_3 , μέ χωρητικότητα συνήθως 1000 pF, γειώνει τὸ πλέγμα τῆς L_2 γιά τίς οὐψηλές φέρουσες συχνότητες. Τέλος, μέσω τῆς ἀντιστάσεως R_1 , ἐφαρμόζεται ἡ τάση AGC στό πλέγμα τῆς πρώτης λυχνίας.

5.4 Ἐνισχυτής ΥΣ μέ τρανζίστορ.

Στούς ΕΥΣ ἔνα τρανζίστορ μπορεῖ νά συνδεθεῖ μέ κοινό ἐκπομπό ἢ μέ κοινή βάση. Ἀπό πλευρᾶς θορύβων οἱ δυό συνδεσμολογίες εἶναι περίπου ίσοδύναμες. Γιά τίς ἀρκετά οὐψηλές συχνότητες ὁ βαθμός ἐνισχύσεως εἶναι κατά προσέγγιση ἐπίσης ἴδιος. Στίς χαμηλότερες συχνότητες τὸ κύκλωμα μέ κοινό ἐκπομπό δίνει μεγαλύτερη ἐνισχυση, ἀλλά δημιουργεῖ σημαντική ἐσωτερική ἀνασύζευξη, λόγω τῆς σχετικά μεγάλης χωρητικότητας μεταξύ συλλέκτη καὶ βάσεως. Ἡ ἀνασύζευξη αὐτῆς μεγαλώνει μέ αὔξηση τῆς συχνότητας καὶ μπορεῖ νά δόηγήσει τῇ βαθμίδα σέ αὐτοταλάντωση. Γι' αὐτό, ὅταν ὡς ἐνισχυτής ΥΣ χρησιμοποιεῖται τρανζίστορ μέ κοινό

έκπομπό, γίνεται έξουδετέρωση της έσωτερικής άνασυζεύξεως μέ έφαρμογή έξωτερικής άνασυζεύξεως, ίσης κατά μέγεθος και άντιθετης κατά φάση με τήν έσωτερική.

Συναντοῦμε πολλές παραλλαγές κυκλωμάτων έξουδετερώσεως. Δυό τέτοια κυκλώματα φαίνονται στό σχήμα 5.4. Πρέπει νά σημειώσουμε ότι ή έκλογή τῶν στοιχείων τοῦ κυκλώματος έξουδετερώσεως και ή ρύθμισή τους συνδέεται μέ άρκετές δυσκολίες. Καλή έξουδετέρωση μπορούμε νά έχομε μόνο σέ πολύ στενή ζώνη συχνοτήτων.

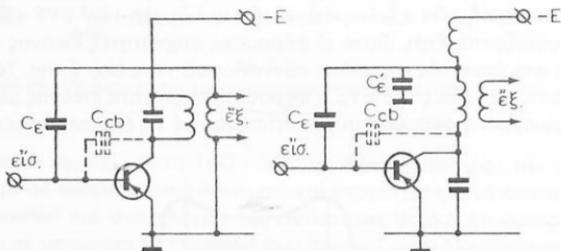

Σχ. 5.4.

Η έξουδετέρωση στούς ένισχυτές ΥΣ με τρανζίστορ.

Τό κύκλωμα τοῦ ένισχυτῆ μέ κοινή βάση δέν χρειάζεται έξουδετέρωση. Έκτός αύτοῦ μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε τρανζίστορ κατασκευασμένο γιά χαμηλότερες συχνότητες, έπειδή ή οριακή συχνότητα γιά τά κυκλώματα αύτά είναι β φορές μεγαλύτερη απ' όσο γιά τά κυκλώματα μέ κοινό έκπομπό (β είναι ό συντελεστής ένισχύσεως ρεύματος τοῦ τρανζίστορ). Γ' αύτο στούς ΕΥΣ με τρανζίστορ χρησιμοποιεῖται πιό πολύ τό κύκλωμα μέ κοινή βάση.


5.5 Η βαθμίδα μίξεως.

Η μεταλλαγή συχνότητας στούς τηλεοπτικούς δέκτες πραγματοποιεῖται κατά κανόνα μέ τή βοήθεια δύο λυχνιῶν: μιάς μίκτριας και μιάς ταλαντώτριας. Οι σύνθετες μεταλλάκτριες λυχνίες (έπταοδικές, οκταοδικές) δέ χρησιμοποιούνται στούς δέκτες τηλεοράσεως, έπειδή έχουν ύψηλή στάθμη έσωτερικών θορύβων.


Η μίκτρια είναι συνήθως πέντοδος ή τρίοδος μέ μεγάλη κλίση και ή ταλαντώτρια είναι τρίοδος. Γιά οίκονομία άριθμοῦ λυχνιῶν, ή μεταλλαγή γίνεται μέ συνδυασμένες λυχνίες, δηλαδή τριόδους - πεντόδους (PCF82, PCF 801) και σπανιότερα διπλοτριόδους. Έπισης χρησιμοποιούνται εύρυτατα τά τρανζίστορ.

Στό σχήμα 5.5α φαίνεται ένα συνηθισμένο κύκλωμα μίξεως μέ πέντοδο λυχνία. Τό άνοδικό της φορτίο είναι ένα φίλτρο ζώνης συχνοτήτων πού άπο τή μιά πλευρά άποτελείται από τή χωρητικότητα έξόδου τής λυχνίας, τή χωρητικότητα καλωδιώσεων και τήν αύτεπαγωγή L_4 και από τήν άλλη άπο τίς αύτεπαγωγές L_5, L_6 και τή χωρητικότητα τοῦ καλωδίου συνδέσεως τής μίκτριας μέ τόν ένισχυτή ένδιαμεσης συχνότητας.

Οι τάσεις σήματος και τοπικοῦ ταλαντωτή έφαρμόζονται στό πλέγμα τής μί-

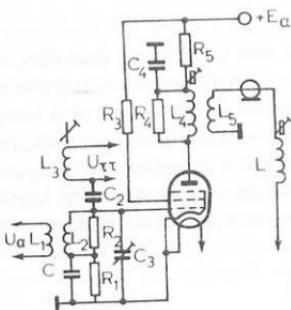

Σχ. 5.5α.
Κύκλωμα μίξεως.

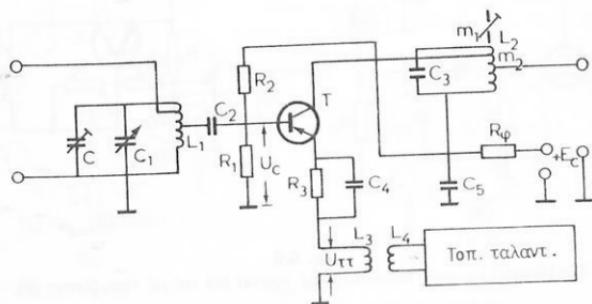

Σχ. 5.5β.
Κύκλωμα μίξεως μέ τρανζίστορ.


κτριας μέ τή βοήθεια τῆς αύτεπαγωγῆς L_2 , πού βρίσκεται σέ έπαγωγική σύζευξη μέ τό πηνίο τοῦ άνοδικοῦ κυκλώματος τοῦ ΕΥΣ L_1 , καὶ μέ τό πηνίο τοῦ ταλαντωτῆς L_3 . Μιά συμπληρωματική σύζευξη μέ τόν τοπικό ταλαντωτή γίνεται, ἀν ἀπαιτεῖται, μέσω τοῦ πυκνωτῆς C_2 .

Ἡ μίκτρια ἔχει αύτοπόλωση, πού γίνεται μέ τή βοήθεια τοῦ κυκλώματος R_1C_1 , καὶ τῆς συνεχοῦς συνιστώσας τοῦ ρεύματος πλέγματος.

Οἱ βαθμίδες μίξεως μέ τρανζίστορ γιά τήν περιοχή τῶν VHF κατασκευάζονται κατά κανόνα μέ χωριστό τοπικό ταλαντωτή. Ἡ κατασκευή αὐτή ἐπιτρέπει τήν ἔξασφάλιση ἄριστης τάξεως λειτουργίας τόσο τῆς βαθμίδας μίξεως (λειτουργία στό ἀρχικό καμπυλόγραμμο τρήμα τῆς χαρακτηριστικῆς) ὅσο καὶ τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆς. Ἔνα κύκλωμα μίξεως μέ τρανζίστορ καὶ ίδιαίτερο τοπικό ταλαντωτή φαίνεται στό σχῆμα 5.5β. Ἡ τάση υψηλῆς συχνότητας τοῦ σήματος ἐφαρμόζεται στό κύκλωμα τῆς βάσεως τοῦ τρανζίστορ, ἐνῶ ἡ τάση τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ στό κύκλωμα τοῦ ἑκπομποῦ. Ἔτσι, γιά τό τηλεοπτικό σῆμα τό τρανζίστορ ἐργάζεται μέ κοινό ἑκπομπό καὶ γιά τό σῆμα τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ μέ κοινή βάση. Μέ την συνδεσμολογία αὐτή ἔξασφαλίζεται ἡ μεγαλύτερη σταθερότητα λειτουργίας τῆς βαθμίδας μίξεως καὶ ἡ μικρότερη ἀλληλεπίδραση τῶν κυκλωμάτων τοῦ μίκτη καὶ τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ.

5.6 Ό τοπικός ταλαντωτής.

Ό τοπικός ταλαντωτής είναι μία άπό τίς βασικές βαθμίδες του δέκτη τηλεοράσεως, έπειδή άπό τη σταθερότητα τής συχνότητας καί τού πλάτους τών παραγομένων ταλαντώσεων έχαρταται σε μεγάλο βαθμό ή ποιότητα λειτουργίας όλοκληρου του δέκτη. Στούς σύγχρονους δέκτες τηλεοράσεως ό τοπικός ταλαντωτής είναι τύπου COLPITTS [σχ. 5.6(a)], τού όποιου ή συχνότητα τών ταλαντώσεων έχαρταται πολύ λίγο άπό τίς μεταβολές τών ένδοχωρητικοτήτων τής λυχνίας. Γιά τή ρύθμιση τής συχνότητας, ένας άπό τούς πυκνωτές του κυκλώματος ταλαντώσεων (δι C_a και C_c) είναι μεταβλητός.

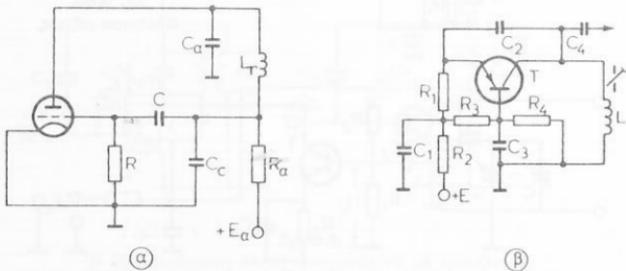

Σχ. 5.6.

Κυκλώματα τοπικού ταλαντωτή μέ λυχνία (a) και μέ τρανζίστορ (b).

Ό τοπικός ταλαντωτής μέ τρανζίστορ είναι έπισης χωρητικής άνασυζεύξεως (COLPITTS). Γιά τήν έξασφάλιση σταθερής συχνότητας στήν περιοχή τών ύπερυψηλών συχνοτήτων, χρησιμοποιείται κύκλωμα μέ κοινή βάση [σχ. 5.6(b)]. Γιά τόν ίδιο λόγο, ή τάση τροφοδοτήσεως τού τρανζίστορ σταθεροποιείται μέ τή βοήθεια διόδου ZENER, χρησιμοποιούνται πυκνωτές μέ μικρό θερμικό συντελεστή καί ή σύζευξη τού κυκλώματός του μέ τό μίκτη είναι χαλαρή.

Η συχνότητα τού τοπικού ταλαντωτή έκλεγεται, όπως καί στό ραδιόφωνο, ύψηλότερη άπό τίς λαμβανόμενες φέρουσες εικόνας ($f_{\phi\epsilon}$) καί φωνής ($f_{\phi\phi}$), γι' αύτό ή ένδιαμεση συχνότητα εικόνας ($f_{\epsilon\epsilon}$) είναι μεγαλύτερη άπό τήν ένδιαμεση συχνότητα φωνής ($f_{\epsilon\phi}$). "Ετσι γιά κάθε τηλεοπτικό κανάλι ή συχνότητα τού τοπικού ταλαντωτή παρέχεται άπό τή σχέση:

$$f_{TT} = f_{\phi\epsilon} + f_{\epsilon\epsilon} = f_{\phi\phi} + f_{\epsilon\phi}$$


5.7 Η μεταγωγή τών καναλιών.

Οι σύγχρονοι δέκτες τηλεοράσεως σχεδιάζονται γιά τή λήψη όποιουσδήποτε άπό τά 12 τηλεοπτικά κανάλια τής περιοχής τών VHF (ή λήψη στήν περιοχή τών UHF έξετάζεται παρακάτω). Γιά τή μεταφορά τού δέκτη άπό κανάλι σέ κανάλι πρέπει νά γίνει άλλαγή στή ρύθμιση τών κυκλωμάτων είσοδου καί έξόδου τού ένισχυτή ύψηλής συχνότητας, τού κυκλώματος είσοδου τής μίκτριας καί τού κυκλώματος τού τοπικού ταλαντωτή.

'Από τίς πολλές χρησιμοποιούμενες μεθόδους συντονισμοῦ τού δέκτη τηλεορά-

σεως στά διάφορα κανάλια ή πιό άπλη είναι αύτή που στηρίζεται στή μεταγωγή τών παραπάνω κυκλωμάτων ή τημάτων τών κυκλωμάτων αύτών. Οι συντονιστές που λειτουργούν μέ αύτή τη μέθοδο είναι γνωστοί ως «περιστροφικοί συντονιστές» τύπου τυμπάνου ή μεταγωγού καναλιών.

Στήν πρώτη περίπτωση, τά πηνία τών κυκλωμάτων τού ένισχυτή ύψηλης συχνότητας, της μίκτριας και τού τοπικού ταλαντωτή δλων τών καναλιών τοποθετούνται σε ένα τύμπανο. Μέ τήν περιστροφή τού τυμπάνου συνδέεται στίς βαθμίδες τού συντονιστή ό προσυντονισμένος συνδυασμός πηνίων γιά κάθε κανάλι. Η άρχη λειτουργίας τού τυμπανοειδή έπιλογέα φαίνεται στό σχήμα 5.7(a), όπου εικονίζεται μόνο ή σειρά πηνίων τού τοπικού ταλαντωτή.

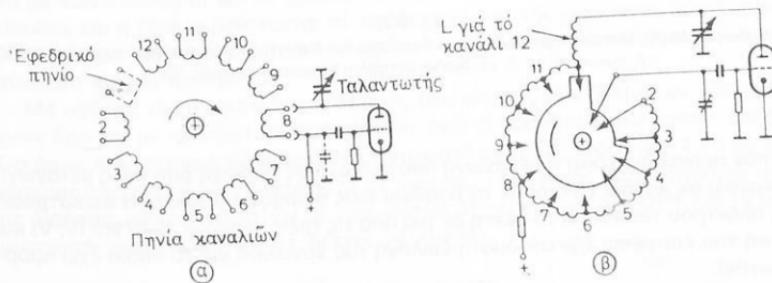

Σχ. 5.7α.


Κυκλώματα μεταγωγέων τηλεοπτικών καναλιών.

Στή δεύτερη περίπτωση, τέσσερα πηνία μέ τίς άπαραίτητες λήψεις είναι τυλιγμένα περιφερειακώς στούς άκινητους ίσοριθμους τομεῖς ένός μεταγωγού καναλιών. Μέ τήν περιστροφή τού δρομέα τού μεταγωγού συνδέονται στίς βαθμίδες τού συντονιστή οι άπαραίτητες αύτεπαγωγές γιά τή λήψη κάθε καναλιού. Στό σχήμα 5.7(b) φαίνεται ή περιέλξη τού τοπικού ταλαντωτή γιά όλα τά κανάλια τής περιοχής τών VHF. Τό πηνίο γιά τό κανάλι 12 συνδέεται μεταξύ πλέγματος και άνοδου τού ταλαντωτή, ένω οι ύπόλοιπες σπείρες βραχυκυκλώνονται μέ τό δρομέα τού μεταγωγού.

Ο λεπτοσυντονισμός τού ταλαντωτή καί στίς δύο περιπτώσεις γίνεται συνήθως μέ τή βοήθεια κατάλληλου μεταβλητού πυκνωτή.

Μιά άλλη μέθοδος συντονισμού τού δέκτη στά διάφορα κανάλια, που πήρε πλατιά διάδοση, στηρίζεται στή χρησιμοποίηση δύο μόνο πηνίων γιά κάθε βαθμίδα τού συντονιστή, τό ένα γιά τά κανάλια τής περιοχής I και τό άλλο γιά τά κανάλια τής περιοχής III. Η άλλαγή τών πηνίων τών βαθμίδων γιά κάθε περιοχή γίνεται μέ τή βοήθεια πολλαπλού διακόπτη και ή συντονισμός τους στό έπιθυμητό κανάλι μέ τή βοήθεια πολλαπλού μεταβλητού πυκνωτή ή μιᾶς σειρᾶς διόδων μεταβλητῆς χωρητικότητας. Μέ μιά τρίτη σειρά πηνίων μπορεῖ νά ξέσαφαλισθεῖ μέ αύτή τή μέθοδο ή λήψη και όλων τών καναλιών τής περιοχής τών UHF. Η άρχη τής μεθόδου μέ χρήση μεταβλητού πυκνωτή φαίνεται στό σχήμα 5.7β(α) και μέ χρήση χωρητικών διόδων στό σχήμα 5.7β(β).

Οι σύγχρονοι δέκτες τηλεοράσεως έχουν τή δυνατότητα τού προσυντονισμού τους σε μερικά τηλεοπτικά κανάλια, και μάλιστα σε όποιαδήποτε έπιθυμούμε, ο-

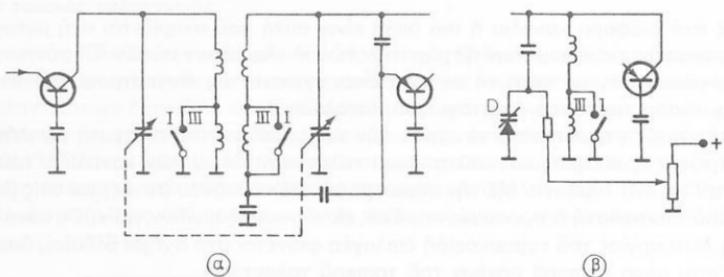

Σχ. 5.7β.

Η μέθοδος έπιλογής καναλιών με τη βοήθεια διακόπτη καί ο συντονισμός κυκλωμάτων μέ μεταβλητό πυκνωτή (α) ή μέ δίοδο μεταβλητής χωρητικότητας (β).

λων τῶν περιοχῶν. Τόσο ή μεταγωγή άπό περιοχή σέ περιοχή όσο καί ή μεταγωγή άπό κανάλι σέ κανάλι γίνεται μέ τη βοήθεια μᾶς σειράς πλήκτρων. Η περιστροφή κάθε πλήκτρου τοποθετεῖ τό δέκτη σέ μια άπό τίς τρεῖς περιοχές (I, III καί IV, V) καί ή πίεσή του έπιπρέπει τήν αύτόματη έπιλογή τοῦ καναλιοῦ γιά τό όποιο έχει προρυθμισθεῖ.

Άν πρόκειται γιά συντονιστή πού διαθέτει πολλαπλό μεταβλητό πυκνωτή, τά πλήκτρα συνδυάζονται μέ κατάλληλα μηχανικά συστήματα, τά όποια περιστρέφουν αύτομάτως τόν πυκνωτή μέ τήν πίεση κάθε πλήκτρου, ώστε νά πάρει τήν προρρυθμισμένη θέση του γιά τήν έπιλογή τοῦ έπιθυμητοῦ καναλιοῦ. Οι συντονιστές τοῦ είδους αύτοῦ είναι γνωστοί ως «μηχανικοί συντονιστές».

Άν πάλι πρόκειται γιά συντονιστή με χωρητικές διόδους, τά πλήκτρα συνδυάζονται μέ διακόπτες καί ποτανσιόμετρα, μέ τή βοήθεια τῶν όποιων έφαρμόζεται στίς διόδους ή προρρυθμισμένη τάση, ώστε νά άποκτήσουν οι δίοδοι τήν άπαραιτητή χωρητικότητα γιά τό συντονισμό τῶν βαθμίδων τοῦ συντονιστή στό έπιθυμητό κανάλι. Οι συντονιστές μέ χωρητικές διόδους, πού κατασκευάζονται μέ τρανζίστορ καί έχουν έκτοπίσει σχεδόν τούς δύο προηγούμενους, είναι γνωστοί ως «ήλεκτρονικοί» ή συντονιστές «VARICAP».

5.8 Ή λήψη στήν περιοχή UHF.

Είπαμε ότι γιά τήν έκπομπή καί λήψη τηλεοπτικῶν προγραμμάτων χρησιμοποιοῦνται καί συχνότητες πάνω άπό 470 MHz. Στήν περιοχή αύτή ή σύνθεση τῶν βαθμίδων ύψηλής συχνότητας τοῦ δέκτη έμφανίζει όρισμένες ίδιομορφίες.

Ή άπότομη αύξηση τῶν άπωλειῶν στά στοιχεία τῶν κυκλωμάτων, λόγω τῆς πολύ ύψηλής συχνότητας, δέ μᾶς έπιπρέπει νά χρησιμοποιήσομε έδω τά συνηθισμένα πηνία τῶν συντονιστῶν VHF. Γιά τήν κατασκευή τῶν συντονιστῶν UHF χρησιμοποιοῦνται κυκλώματα μέ κατανεμημένες σταθερές, όπως είναι τά τμήματα γραμμῶν μέ ήλεκτρικό μήκος $\lambda/2$ καί $\lambda/4$. Μιά γραμμή $\lambda/2$, όπως είναι άνοικτή καί στά δύο ἄκρα της, ή μιά γραμμή $\lambda/4$, όπως είναι βραχικυκλωμένη στό τέρμα της, ισοδυναμεῖ μέ κύκλωμα παράλληλου συντονισμοῦ. Γιά νά έλαττώσομε τό γεωμετρικό

μηκος των γραμμών, έφαρμόζουμε τή μέθοδο τῆς ηλεκτρικῆς έπιμηκύνσεως μέ τη βρόμεια χωρτικοτήτων.

Οι λυχνίες, που χρησιμοποιούνται στήν περιοχή τών VHF, δέν είναι πάντοτε κατάλληλες και γιά τήν περιοχή τών UHF. Γιά τή λήψη στήν περιοχή τών UHF κατασκευάσθηκαν ειδικές λυχνίες, όπως ή PC88, γιά ένισχυση τής ύψηλής συχνότητας, και ή PC86, γιά μίξη και ταλάντωση. Γιά τήν ίδια περιοχή κατασκευάσθηκαν έπισης ειδικά τρανζίστορ, όπως τά AF 139. Τά τρανζίστορ συνδέονται κατά κανόνα μέσην βάση, που είναι πιο κατάλληλη γιά πολύ ύψηλές συχνότητες.

‘Η σύνδεση αυτή παρουσιάζει χαμηλή άντισταση εισόδου και πολύ υψηλή αντίσταση εξόδου. Η δριακή συχνότητα είναι β φορές μεγαλύτερη απ’ Ό, τι στή σύνδεση με κοινό έκπομπό και δέ χρειάζεται έξουδετέρωση στούς ένισχυτές, έπειδή ήταν μέρος και ή έξοδος βρίσκονται σε άποζευξη λόγω της γειωμένης βάσεως (γειωμένο πλέγμα για τή λυχνία). Η ένισχυση τάσεως είναι μεγαλύτερη απ’ Ό, τι στή σύνδεση κοινού έκπομπού.

Μέ αυξήση της συχνότητας ο βαθμός ένισχύσεως τών βαθμίδων τούτου με λυχνίες όσο και μέ τρανζίστορ, έλαπτωνται, ένω οι θόρυβοι μεγαλώνουν. Για τήν ίδια Ωμώς συχνότητα ο θόρυβος τού συντονιστή μέ τρανζίστορ είναι 4 - 5 db χαμηλότερος από έκεινο τού συντονιστή μέ λυχνίες. Τό γεγονός αύτό έξηγει τή γρήγορη διάδοση τών συντονιστών μέ τρανζίστορ στήν περιοχή τών UHF και τή χρησιμοποίησή τους άκομη και σέ δέκτες μέ λυχνίες.


5.9 Συνδεσμολογίες συντονιστῶν VHF καὶ UHF.

“Ενας συντονιστής VHF της TELEFUNKEN μέ τρανζίστορ και χωρητικές διόδους για τήν έπιλογή τών καναλιών φαίνεται στό σχήμα 5.9α. Αποτελείται από τόν ενισχυτή υψηλής συχνότητας μέ τό τρανζίστορ AF109, τή μίκτρια και τόν τοπικό ταλαντωτή μέ τά τρανζίστορ AF106. Τά συντονισμένα κυκλώματα δύων τών βαθμίδων έλέγχουνται μέ τίς χωρητικές διόδους BA121.


Η τάση τριφοδοτήσεως των χωρητικών δίδουν ρυθμίζεται με μια σειρά ποταμούρων ιρων που είναι νεργοποιούνται μέ τη βοήθεια άντιποτών πλήκτρων. Μέ τα ίδια πλήκτρα άνοιγοκλείνουν και οι διακόπτες άλλαγης των πηνιών των περιοχών.⁹ Η τάση τριφοδοτήσεως του τρανζίστορ του ταλαντωτή σταθεροποιείται με τη δίδοια ZENER OA126/6.

Ένα κύκλωμα συντονιστή UHF μέτρησε την έκπομπή του στην πόλη της Αθήνας. Το σύστημα αποτελείται από δύο προβολείς που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω διαδικασίας παραγωγής και αποδοχής στοιχείων. Οι δύο προβολείς είναι χωριστά στην πόλη της Αθήνας, με την πρώτη προβολή να βρίσκεται στην περιοχή της Καλλιθέας και τη δεύτερη στην περιοχή της Κηφισίας. Το σύστημα λειτουργεί σε δύο διαφορετικές συχνότητες, την πρώτη συχνότητα την οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή των στοιχείων και τη δεύτερη συχνότητα την οποία χρησιμοποιείται για την αποδοχή των στοιχείων. Το σύστημα λειτουργεί σε δύο διαφορετικές συχνότητες, την πρώτη συχνότητα την οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή των στοιχείων και τη δεύτερη συχνότητα την οποία χρησιμοποιείται για την αποδοχή των στοιχείων.


Σημειώνουμε ότι κατά τη λήψη τηλεοπτικών σημάτων στήν περιοχή UHF ή τάση έξοδου του συντονιστή δέν είναι συνήθως άρκετη για τήν κανονική διέγερση του Ενισχυτή ένδιαμεσής συχνότητας. Γι' αύτο κατά τη μεταγωγή τού δέκτη άπο τήν περιοχή VHF στήν UHF, ή βαθμίδα μίξεως του συντονιστή VHF παραμένει σε λειτουργία καί έργαζεται ως προεισχυτής ένδιαμεσής συχνότητας γιά τήν περιοχή UHF. "Ένα διάγραμμα τέτοιας συνδέσεως τών συντονιστών φαίνεται στό σχήμα 5.9γ. Στήν πράξη

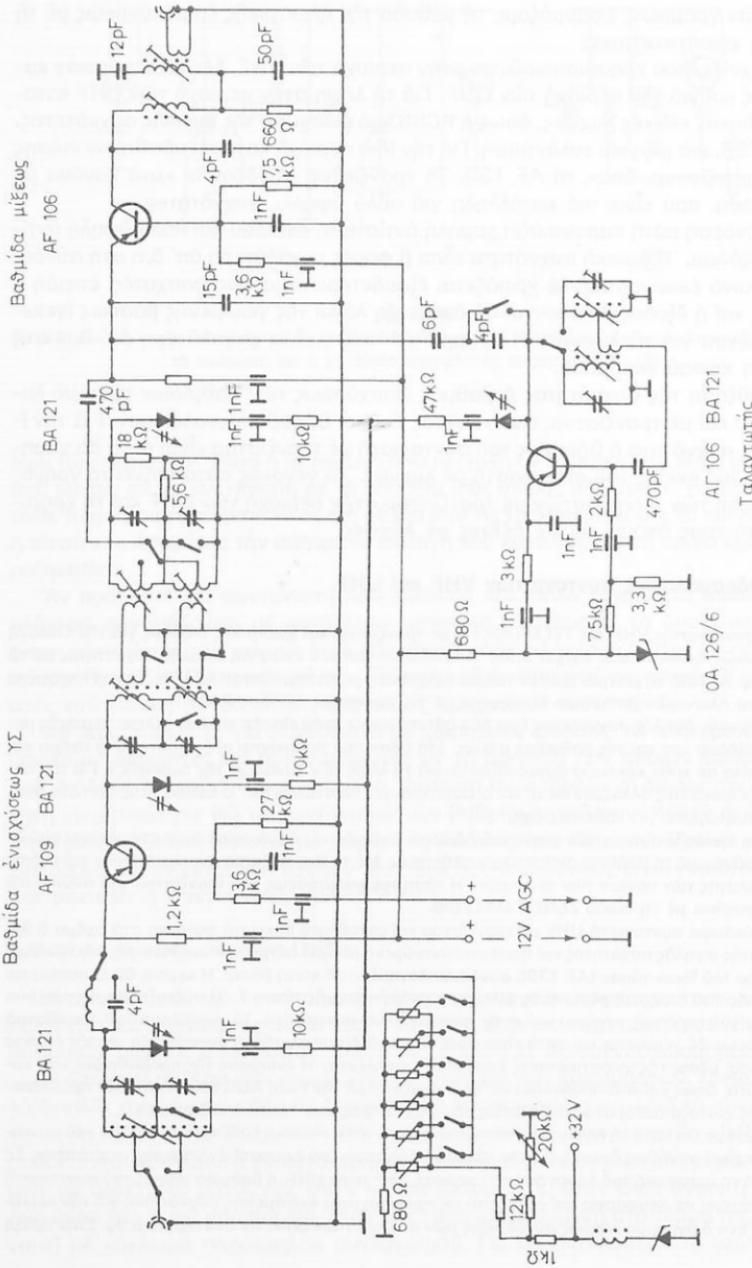

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

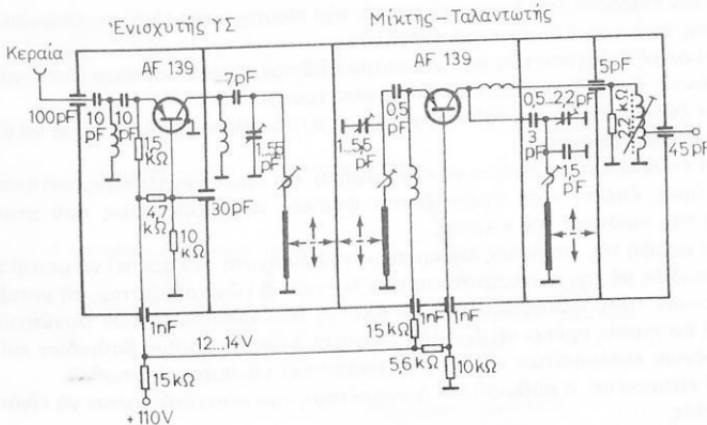

Σχ. 5.9β.
Συνδεσμολογία συντονιστή UHF μέ τρανζίστορ.

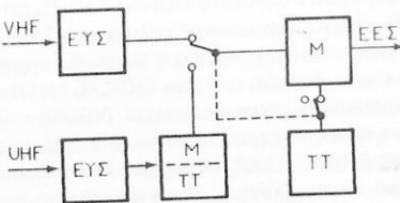

Σχ. 5.9γ.
Διάγραμμα συνδέσεως συντονιστῶν VHF καὶ UHF.

ή σύνδεση γιά τό σήμα είναι συνήθως σταθερή, χωρίς παρεμβολή διακοπῶν καί κατά τή μεταγωγή διακόπτεται ή τροφοδότηση μέ συνεχή τάση τῶν ἀχρησιμοποιήτων βαθμίδων τοῦ ἐνός ή τοῦ ἄλλου συντονιστῆ.

5.10 Ό ένισχυτής ένδιάμεσης συχνότητας.

Είδαμε ότι στήν ̄ξodo τοῦ συντονιστῆ έμφανίζονται δύο ένδιάμεσες συχνότητες: ή ένδιάμεση συχνότητα εἰκόνας καί ή ένδιάμεση συχνότητα ἥχου. Άπο μάσειρά ἔρευνῶν καί ὑποδείξεων προέκυψε ότι οι καταλλήλοτέρες ένδιάμεσες συχνότητες γιά τήν εἰκόνα καί τόν ἥχο είναι αύτές πού βρίσκονται μεταξύ τῶν 30 - 40 MHz. Στό πρότυπο CCIR οι ένδιάμεσες συχνότητες είναι 33.4 MHz γιά τόν ἥχο καί 38.9 MHz γιά τήν εἰκόνα. Ή διαφορά μεταξύ αύτῶν είναι 5.5 MHz, δση δηλαδή καί μεταξύ τῶν ἀντιστοίχων φερουσῶν.

Τά σήματα τῶν ένδιαμέσων συχνοτήτων εἰκόνας καί ἥχου, πού λαμβάνονται ἀπό τή μίκτρια τοῦ συντονιστῆ, ένισχύονται ἀπό τόν κοινό ένισχυτή ένδιάμεσης συχνότητας (ΕΕΣ) τοῦ δέκτη. Οι ἐπιδόσεις τοῦ ΕΕΣ καθορίζουν τήν εύαισθησία τοῦ

δέκτη, τήν έπιλεκτικότητά του καί, τελικά, τήν ποιότητα τῆς εικόνας. Οι βασικές άπαιτήσεις από τὸν ΕΕΣ εἶναι οἱ ἀκόλουθοι.

1) Ἡ ολική ἔνισχυση τῶν βαθμίδων τοῦ ΕΕΣ πρέπει νά εἶναι τόση, ὥστε νά ἔξασφαλίζονται ἄριστες συνθῆκες λειτουργίας τοῦ φωρατῆ.

2) Ἡ ζώνη διελεύσεως τοῦ ἔνισχυτῆ πρέπει νά φθάνει τά 5 MHz γιά νά ἔχομε καλή ποιότητα εικόνας.

3) Ἡ ἐπιλεκτικότητα πρέπει νά εἶναι ψηφλή, ὅχι ὅμως μεγαλύτερη ἀπό ἓνα ὄρισμένο ὅριο, ἐπειδή τότε ἐμφανίζονται φασικές παραμορφώσεις πού χειροτερεύουν τήν ποιότητα τῆς εικόνας.

4) Ἡ μορφή τῆς καμπύλης ἀποκρίσεως τοῦ ἔνισχυτῆ δέν πρέπει νά μεταβάλλεται οὐσιωδῶς μέ τὴν ἀντικατάσταση τῶν λυχνιῶν ἢ τῶν τρανζίστορ, τή μεταβολή τῶν τάσεων τροφοδοτήσεως καί τήν ἀλλαγή τῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν.

5) Ὁ ἔνισχυτής πρέπει νά ἔχει τόν ἐλάχιστο δυνατόν ἀριθμό βαθμίδων καί συντονισμένων κυκλωμάτων καί νά μήν κινδυνεύει νά αὐτοταλαντωθεῖ.

6) Ἡ κατασκευή, ἡ ρύθμιση καί ἡ ὑπηρέτηση τοῦ ἔνισχυτῆ πρέπει νά εἶναι ἀρκετά ἀπλές.

Ο ΕΕΣ πρέπει ἀκόμη νά ἀπομακρύνει τά ἀνεπιθύμητα σῆματα, πού δημιουργοῦν συνήθως πομποὶ τηλεοράσεως ἐργαζόμενοι σέ γειτονικά κανάλια.


Ἄς ἔξετάσομε τήν περίπτωση τῆς λήψεως τηλεοπτικοῦ προγράμματος σέ ἓνα κανάλι, π.χ. στό 10 (φέρουσα συχνότητα εικόνας 210,25 MHz, φέρουσα συχνότητα ἥχου 215,75 MHz, συχνότητα τοπικοῦ ταλαντωτῆ 249,15 MHz). Στήν εἰσόδο τοῦ δέκτη μπορεῖ νά φθάσουν ταυτόχρονα ἡ φέρουσα συχνότητα ἥχου τοῦ γειτονικοῦ κατώτερου καναλιοῦ, δηλαδή τοῦ 9ou (208,75 MHz) καί ἡ φέρουσα συχνότητα εικόνας τοῦ γειτονικοῦ ἀνώτερου καναλιοῦ, δηλαδή τοῦ 11ou (217,25 MHz). Ἐπειδή οἱ συχνότητες αὐτές ἀπέχουν μόνο κατά 1,5 MHz ἀπό τίς φέρουσες τοῦ λαμβανομένου καναλιοῦ (τοῦ 10ou), μποροῦν νά περάσουν ἀπό τά κυκλώματα εἰσόδου τοῦ δέκτη καί νά συμβάλουν μέ τή συχνότητα τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ (249,15 MHz). Εἶναι εύκολο νά διαπιστώσομε ὅτι ἀπό τή συμβολή αὐτή θά ἐμφανισθοῦν στήν ἔξοδο τῆς μίκτριας δύο παρασιτικές ἐνδιάμεσες συχνότητες μέ τιμές: 249,15 – 208,75 = 40,4 MHz καί 249,15 – 217,25 = 31,9 MHz. Οι παρασιτικές ἐνδιάμεσες συχνότητες, πού ἀπέχουν κατά 1,5 MHz ἀπό τίς ἐπιθυμητές ἐνδιάμεσες συχνότητες, δέν πρέπει νά περνοῦν ἀπό τὸν ΕΕΣ τοῦ δέκτη.

Στούς σύγχρονους τηλεοπτικούς δέκτες, οἱ ΕΕΣ κατασκεύάζονται μέ πενταοδικές λυχνίες ψηφλῶν συχνοτήτων μέ μεγάλη κλίση, μέ τρανζίστορ καί μέ ὀλοκληρωμένα κυκλώματα.

5.11 Ἡ καμπύλη ἀποκρίσεως τοῦ ΕΕΣ.

Ἡ μορφή τῆς καμπύλης ἀποκρίσεως τοῦ ἔνισχυτῆ ἐνδιάμεσης συχνότητας πρέπει νά εἶναι τέτοια, ὥστε νά ἀποκόπτει τό πλεόνασμα τῆς κατώτερης πλευρικῆς ζώνης τοῦ τηλεοπτικοῦ φάσματος, πού δέν ἀπέκοψε ὁ πομπός, καί νά ἐλαττώνει τήν ἔνισχυση σέ μερικές, ἐντελῶς καθορισμένες, συχνότητες γιά νά προληφθεῖ ἡ ἐμφάνιση παρενοχλητικῶν σημάτων. "Ολα τά βασικά χαρακτηριστικά τοῦ ἔνισχυτῆ ἐνδιάμεσης συχνότητας παραμένουν τά ἴδια κατά τό συντονισμό τοῦ δέκτη γιά τή λήψη ὁποιουδήποτε καναλιοῦ. Γ' αύτό, ὅταν μιλάμε γιά τήν καμπύλη ἀποκρίσεως τοῦ ἔνισχυτῆ ἐνδιάμεσης συχνότητας, πρέπει νά ἔχομε ύπόψη μας ὅτι αὐτή δέ με-

ταβάλλεται σέ δόποιο δήποτε κανάλι καί ἄν έργαζεται ό δέκτης. Ή βασική ένίσχυση καί ή βασική έπιλογή τῶν σημάτων τοῦ τηλεοπικοῦ καναλιοῦ γίνεται στίς βαθμίδες τοῦ ἐνισχυτῆ ἐνδιάμεσης συχνότητας.

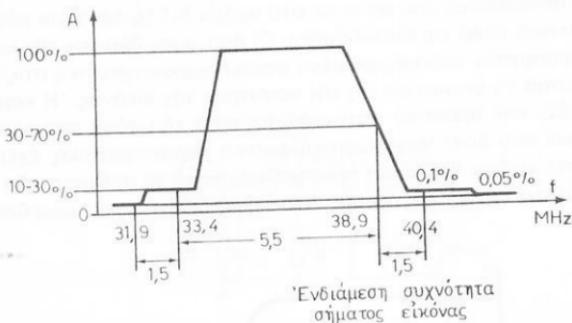

Σχ. 5.11α.

Καμπύλη ἀποκρίσεως τοῦ ἐνισχυτῆ ἐνδιάμεσης συχνότητας δέκτη τηλεοράσεως.


Ἡ μορφή τῆς καμπύλης ἀποκρίσεως τοῦ ἐνισχυτῆ ἐνδιάμεσης συχνότητας, πού εἶναι καί χαρακτηριστική διελεύσεως δόλοκληρου τοῦ δέκτη, φαίνεται στό σχῆμα 5.11α. Ἡ ἐνδιάμεση συχνότητα τοῦ σήματος εἰκόνας εἶναι τοποθετημένη στό δεξιό κατερχόμενο τμῆμα τῆς καμπύλης ἀποκρίσεως καί ἐνισχύεται λιγότερο ἀπό τίς ἄλλες συχνότητες, πού βρίσκονται στά ἀριστερά τῆς. Συνήθως, ἡ στάθμη ἐνισχύσεως τῆς ἐνδιάμεσης συχνότητας εἰκόνας εἶναι ἵση μὲ τά 30 - 70% τῆς στάθμης 100%. Ἀν τοῦ διαριζόντου τμήματος τῆς καμπύλης, ἡ ὁποία λαμβάνεται ώς στάθμη 100%. Ἀν ἡ στάθμη ἐνισχύσεως τῆς φέρουσας συχνότητας εἰκόνας γίνεται μικρότερη ἀπό τά 30%, ἐλαπτώνεται καί ἡ στάθμη ἐνισχύσεως τῶν χαμηλῶν συχνοτήτων τοῦ διερχομένου φάσματος μὲ ἀποτέλεσμα νά ἐμφανίζονται περισσότερο ἐνισχυμένες οἱ ύψηλές του συχνότητες. Αὐτό μεγαλώνει τή σαφήνεια τῆς εἰκόνας, ἀλλά εἶναι ἐπισης δυνατόν νά ἐμφανισθοῦν σημαντικές φασικές παραμορφώσεις, πού κάνουν τήν εἰκόνα ἀνάγλυφη μὲ γκρίζες ἐπαναλαμβανόμενες ἀποχρώσεις στά δεξιά τῶν ἀντικειμένων. Ἀν ἀντίθετα, ἡ στάθμη ἐνισχύσεως τῆς φέρουσας συχνότητας εἰκόνας γίνεται μεγαλύτερη ἀπό τά 70%, ἐμφανίζεται πλεόνασμα ἐνέργειας στίς χαμηλές συχνότητες τοῦ ὀπτικοῦ σήματος μὲ ἀποτέλεσμα ἡ εἰκόνα νά γίνεται ἀσαφής μὲ πολλά «τραβήγματα» (δριζόντιες φωτεινές προεκτάσεις πίσω ἀπό τά μαῦρα στοιχεῖα τῆς εἰκόνας).

Γιά δόλοκληρο τό φάσμα τῶν συχνοτήτων τοῦ ἥχου (0,25 MHz) ἡ ἐνίσχυση ἀπό τόν ἐνισχυτῆ ἐνδιάμεσης συχνότητας πρέπει νά εἶναι ἴδια, διαφορετικά θά ἐμφανίζονται παραμορφώσεις συχνότητας στό ἀκουστικό τμῆμα. Γ' αὐτό, στό ἀριστερό κατερχόμενο τμῆμα τῆς καμπύλης ἀποκρίσεως δημιουργεῖται εἰδικός ἀναβαθμός, ὅπως φαίνεται στό σχῆμα 5.11α. Ἡ ἔκταση τοῦ ἀναβαθμοῦ αὐτοῦ δέν πρέπει νά εἶναι μικρότερη ἀπό 0,25 MHz, ἐνώ τό ύψος του κυμαίνεται ἀπό 10 - 30% τοῦ ὀλικοῦ ύψους τῆς καμπύλης ἀποκρίσεως.

Κατά τήν ἐκλογή τῆς μορφῆς τῆς καμπύλης ἀποκρίσεως τοῦ ἐνισχυτῆ ἐνδιάμε-

σης συχνότητας είναι άπαραίτητο νά λάβομε άκομη ύπόψη μας τήν έπιδραση τῶν παρενοχλητικῶν ἐνδιαμέσων συχνοτήτων 40,4 MHz καὶ 31,9 MHz πού ἀναφέραμε στήν προηγούμενη παράγραφο. Ἡ κατάπνιξη τῶν συχνοτήτων αὐτῶν ἔχετάζεται σέ ἐπόμενη παράγραφο.

Ἡ καμπύλη ἀποκρίσεως πού φαίνεται στὸ σχῆμα 5.11α δέν εἶναι μόνο ἀδύνατο νά ληφθεῖ πρακτικά, ἀλλά καὶ ἀνεπιθύμητη. Οἱ ἀπότομες θλάσεις τῆς καμπύλης ἀποκρίσεως δημιουργοῦν παραμορφωμένη φασική χαρακτηριστική στίς θέσεις αὐτές μέ ἀποτέλεσμα τή χειροτέρευση τῆς ποιότητας τῆς εἰκόνας. ᩩ καμπύλη ἀποκρίσεως τοῦ ΕΕΣ, πού πρακτικά ἐπιτυγχάνεται κατά τή μαζική παραγωγή δεκτῶν τηλεοράσεως καὶ πού δίνει ἰκανοποιητική φασική χαρακτηριστική, ἔχει τή μορφή πού φαίνεται στὸ σχῆμα 5.11β. Οἱ προσπάθειες κατά τή ρύθμιση τῶν βαθμίδων τοῦ ΕΕΣ τοῦ δέκτη πρέπει νά τείνουν στή λήψη μᾶς τέτοιας καμπύλης ἀποκρίσεως.

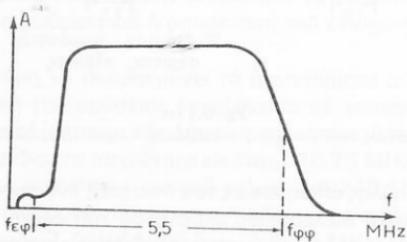


Σχ. 5.11β.
Πραγματική καμπύλη ἀποκρίσεως ΕΕΣ.

5.12 Κυκλώματα βαθμίδων ΕΕΣ.

Ἐπίπαιμε ὅτι οἱ ΕΕΣ τῶν δεκτῶν τηλεοράσεως χαρακτηρίζονται ἀπό τήν πλατιά ζώνην συχνοτήτων τῶν ἐνισχυομένων σημάτων (μέχρι 5 MHz). Γιά τήν ἐνίσχυση μᾶς τόσο πλατιᾶς ζώνης συχνοτήτων μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ἐνισχυτικές βαθμίδες μέ ἔνα συντονισμένο κύκλωμα στήν ἔξodo [σχήματα 5.12(a) καὶ 5.12(β)] ἢ μέ δύο συντονισμένα κυκλώματα [σχ. 5.12(γ)], πού σχηματίζουν φίλτρο διελεύσεως ζώνης συχνοτήτων. Γιά τήν ἐπέκταση τῆς ζώνης διελεύσεως ἐλαττώνεται τό Ο τῶν κυκλωμάτων αὐτῶν μέ τή βοήθεια μικρῶν σχετικά ὡμικῶν ἀντιστάσεων πού τά παραλληλίζουν. Ἀπόπειρες πού ἔγιναν γιά νά ληφθεῖ ἰκανοποιητική καμπύλη ἀποκρίσεως τοῦ ΕΕΣ μέ ἀπλά κυκλώματα χαμηλοῦ Ο συντονισμένα στήν ἴδια κεντρική συχνότητα κατέληξαν σέ ἀποτυχία. Ὁ ἐνίσχυτής δέν ἔξασφαλίζει μέ μικρό ἀριθμό βαθμίδων τήν ἀπαιτούμενη ἐνίσχυση καὶ ἐπιλεκτικότητα. Καλύτερα ἀποτέλεσματα λαμβάνονται ὅταν τά κυκλώματα εἶναι συντονισμένα σέ διάφορες συχνότητες τῆς ζώνης διελεύσεως.

Τά διπλοσυντονισμένα κυκλώματα [σχ. 5.12(γ)] χρησιμοποιοῦνται σέ συνδυασμό μέ ἀπλοσυντονισμένα. Τά διπλά κυκλώματα βρίσκονται σέ σύζευξη μέ βαθμό μεγαλύτερο ἀπό τόν κρίσιμο, ὅπότε ἡ καμπύλη ἀποκρίσεως τῆς βαθμίδας ἔχει δύο κορυφές. Τό κοίλωμα τῆς καμπύλης ἀποκρίσεως ἀντισταθμίζεται μέ μιά ἐπόμενη βαθμίδα, πού ἔχει ἔνα κύκλωμα συντονισμένο στό μέσο τῆς ζώνης διελεύσεως

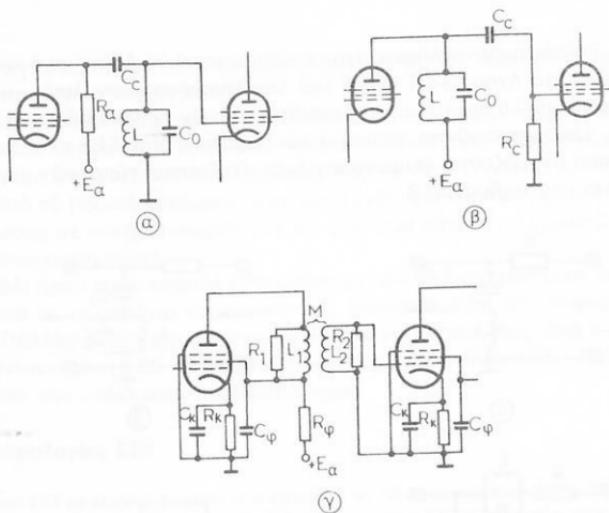

Σχ. 5.12.
Κυκλώματα βαθμίδων ΕΕΣ.

τοῦ ένισχυτῆ. Μποροῦμε νά αποφύγουμε τό κοίλωμα τῆς καμπύλης, όπότε δέ χρειάζεται άντιστάθμιση μέ αλλή βαθμίδα, αν τά δυό κυκλώματα πού βρίσκονται σε ίσχυρή σύζευξη, συντονισθοῦν σέ λίγο διαφορετικές συχνότητες.

Η χρησιμοποίηση συνέζευγμένων κυκλωμάτων μεταξύ τῶν βαθμίδων τοῦ ένισχυτῆ έχει τά έπόμενα πλεονεκτήματα.

1) Δέν ύπάρχει χωρητικότητα συζεύξεως μεταξύ τῆς έξόδου μιᾶς βαθμίδας καί τῆς είσοδου τῆς έπόμενης.

2) Οι χωρητικότητες τῶν κυκλωμάτων έξόδου τῆς μιᾶς βαθμίδας καί είσοδου τῆς άλλης έναι διαχωρισμένες, πράγμα πού δόηγει σέ έλαπτωση τῆς ισοδύναμης χωρητικότητας τοῦ κυκλώματος έξόδου καί έπομένως σέ αύξηση τῆς ένισχύσεως τῆς βαθμίδας.


Στούς ΕΕΣ τῶν συγχρόνων δεκτῶν τηλεοράσεως χρησιμοποιοῦνται φίλτρα τύπου T, M, Π καί διαφορικά ώς φορτία καί ζευκτικά στοιχεῖα τῶν βαθμίδων, πού έξασφαλίζουν τήν πλατιά ζώνη διελεύσεως τῶν 5 MHz καί τήν άπαιτούμενη έπιλεκτικότητα τοῦ ένισχυτῆ. Τά φίλτρα αύτά άποτελούνται άπό κυμαινόμενα κυκλώματα ύψηλής ποιότητας.

5.13 Κυματοπαγίδες.

Άπο τόν ΕΕΣ τοῦ δέκτη δέν πρέπει νά περνοῦν παρενοχλητικά σήματα, τῶν όποιων οι συχνότητες βρίσκονται ξέω από τή ζώνη διελεύσεως. Είδαμε ότι περισσότερο πιθανά έναι τά σήματα τῶν γειτονικῶν πομπῶν, δηλαδή τοῦ πομποῦ εικόνας τοῦ άνωτέρου γειτονικοῦ καναλιοῦ (φορέας του ή συχνότητα 31,9 MHz) καί τοῦ πομποῦ ήχου τοῦ κατώτερου γειτονικοῦ καναλιοῦ (φορέας του ή συχνότητα

40,4 MHz). Έπίσης παρενοχλήσεις στήν είκόνα μπορεῖ νά δημιουργήσει και ή ένδιαμεση συχνότητα ήχου (33,4 MHz) τού λαμβανομένου καναλιού.

Γιά νά άποφευχθεί ή διείσδυση τών σημάτων αύτών τών πομπών στή λαμβανόμενη είκόνα, χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα κυκλώματα στούς ΕΕΣ τών δεκτών τηλεοράσεως πού όνομάζονται «κυματοπαγίδες». Οι βασικοί τύποι τών κυματοπαγίδων φαίνονται στό σχήμα 5.13.

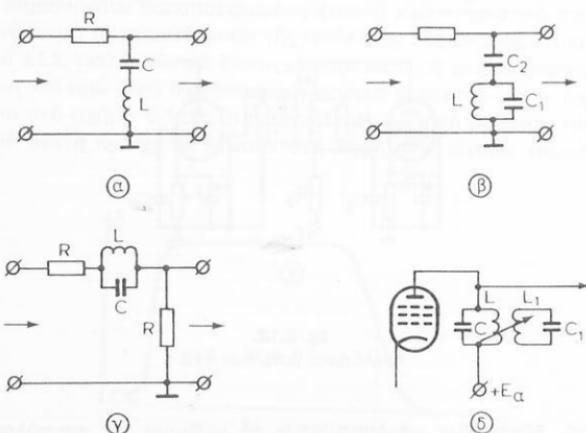

Σχ. 5.13.
Κυκλώματα κυματοπαγίδων.

Στό σχήμα 5.13(a) φαίνεται ή λεγόμενη κυματοπαγίδα «διαρροϊς». Πρόκειται γιά ένα κύκλωμα μέ τά στοιχεία LC σέ σειρά πού, όπως ξέρουμε, στή συχνότητα συντονισμού του παρουσιάζει πρακτικά μηδενική άντίσταση. Έπομένως ή ξέδοις τού κύκλωμας γι' αυτή τή συχνότητα είναι βραχυκυκλωμένη και τό σήμα αύτής τής συχνότητας έξασθενεί ισχυρά (διαρρέει στή γή).

Τό κύκλωμα τού σχήματος 5.13(β) έκτελει δύο λειτουργίες. Τό παράλληλο κύκλωμα LC_1 συμμετέχει στή μορφοποίηση τής καμπύλης άποκρίσεως τού ΕΕΣ μέσα στή ζώνη διελεύσεως. Σέ συχνότητες χαμηλότερες από τή συχνότητα συντονισμού του, τό κύκλωμα αύτό έχει έπαγωγική συμπεριφορά και μέ τόν πυκνωτή C_2 σχηματίζει ένα κύκλωμα συντονισμού σειράς. Τό νέο αύτό κύκλωμα χρησιμοποιείται γιά παγίδευση άνεπιθυμήτων σημάτων (κυματοπαγίδα διαρροϊς). Έπειδή ή συχνότητα συντονισμού τού κύκλωμας σειράς είναι χαμηλότερη από τή συχνότητα τού παράλληλου, τό κύκλωμα αύτό μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεί μόνο γιά τή μορφοποίηση τής άριστερής πλευρᾶς τής καμπύλης άποκρίσεως τού ΕΕΣ. Ή κλίση τής πλευρᾶς αύτής, μέ καλή έκλογή τής χωρητικότητας τών πυκνωτών C_1 και C_2 , μπορεῖ νά γίνει άρκετά μεγάλη.

Τό παράλληλο κύκλωμα LC τού σχήματος 5.13(γ) παρουσιάζει πολύ μεγάλη άντισταση στή συχνότητα συντονισμού του (θεωρητικά άπειρη), γι' αυτό, άν συνδεθεί σέ σειρά στή ροή τού σήματος, φράσσει τό δρόμο στό σήμα τής συχνότητας

αύτης. Έπειδή το κύκλωμα αυτό ένεργει σύμφωνα με τὸν παραπάνω τρόπο όνομάζεται κυματοπαγίδα «φραγμοῦ».

Γιά παγίδευση ἀνεπιθύμητων σημάτων μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ καὶ τὸ κύκλωμα $L_1 C_1$, τοῦ σχήματος 5.13(δ) ποὺ εἶναι ἐπαγωγικά συνεζευγμένο μέ τὸ βασικό κύκλωμα τοῦ ἐνισχυτῆ LC. Στή συχνότητα συντονισμοῦ του τὸ κύκλωμα $L_1 C_1$ ἀπορροφᾶ ἀπό τὸ βασικό κύκλωμα τή μέγιστη ἐνέργεια καὶ ἐλαττώνει τήν ἐνισχυση τῆς βαθμίδας σέ αὐτή τή συχνότητα. Τό κύκλωμα αυτό εἶναι γνωστό ως κυματοπαγίδα «ἀπορροφήσεως».

Τό κατώφλι ἥχου στήν καμπύλη ἀποκρίσεως τοῦ ΕΕΣ σχηματίζεται μέ τή βοήθεια μιᾶς ἀπό τίς παραπάνω κυματοπαγίδες, συντονισμένης στή συχνότητα τῶν 33,4 MHz. Πολλές φορές χρησιμοποιοῦνται δύο κυματοπαγίδες, ἀπό τίς ὅποιες ἡ μία εἶναι συντονισμένη 125 - 150 KHz ύψηλότερα καὶ ἡ ἄλλη 125 - 150 KHz χαμηλότερα ἀπό τήν ἐνδιάμεση συχνότητα ἥχου.

5.14 Συνδεσμολογίες ΕΕΣ.



Ἐνα κύκλωμα ΕΕΣ μέ λυχνίες φαίνεται στό σχήμα 5.14a. Ο ἐνισχυτής ἀποτελεῖται ἀπό τρεῖς βαθμίδες, ποὺ εἶναι καὶ δ συνηθισμένος ἀριθμός βαθμίδων γιά τοὺς ΕΕΣ τῶν δεκτῶν τηλεοράσεως, μέ τίς πενταδικές λυχνίες EF 183 καὶ EF 184. Τό ἀνόδικό φορτίο τῆς πρώτης βαθμίδας εἶναι ἑνα φίλτρο τύπου M. Τά κυκλώματα μέ τίς αὐτεπαγγές L_1 καὶ L_3 ἐνέργον ἀνεξάρτητα μεταξύ τους καὶ εἶναι συντονισμένα σέ συχνότητες τῆς ζώνης διελεύσεως (34,4 MHz καὶ 37,9 MHz). Τό ἔνα κύκλωμα (μέ τίς αὐτεπαγγή L_1) ἀνήκει στήν ἀνόδο τῆς πρώτης λυχνίας καὶ τό ἄλλο (μέ τή L_3) στό πλέγμα τῆς δεύτερης. Τά κυκλώματα εἶναι τοποθετημένα σέ χωριστούς θώρακες καὶ τό ζευκτικό στοιχεῖο μεταξύ τους εἶναι δύο κυματοπαγίδες, ἀπό τίς ὅποιες ἡ μία λειτουργεῖ στή συχνότητα τῶν 33,4 MHz ($L_2 C_7$) καὶ ἡ ἄλλη στή συχνότητα τῶν 40,4 MHz ($L_4 C_8$). Γιά τίς παραπάνω συχνότητες οἱ ἀντιστάσεις τῶν κυματοπαγίδων εἶναι μηδενικές καὶ μεταφορά ἐνέργειας ἀπό τό ἀνόδικό κύκλωμα τῆς μιᾶς λυχνίας στό κύκλωμα πλέγματος τῆς ἀλλής δὲ γίνεται. Ἔτσι, μέ τό ἔξταζόμενο κύκλωμα ἀποκόπονται τά παρενοχλητικά σήματα καὶ ἀπό τίς δύο πλευρές τῆς ζώνης διελεύσεως τοῦ ἐνισχυτῆ.

Τό φορτίο τῆς δεύτερης βαθμίδας τοῦ ΕΕΣ εἶναι ἔνα ἀσύμμετρο φίλτρο, πού ἀποτελεῖται ἀπό δύο συνεζευγμένα κυκλώματα μέ τά πηνία L_6 καὶ L_7 . Τό φίλτρο συντονίζεται στό μέσον περίπου (στά 36,5 MHz) τῆς ζώνης διελεύσεως τοῦ ἐνισχυτῆ. Στή βαθμίδα αὐτή (στό πλέγμα τῆς τρίτης λυχνίας) συνδέεται ἡ κυματοπαγίδα $L_5 C_{10}$ συντονισμένη στή συχνότητα 31,9 MHz.


Στήν τρίτη βαθμίδα χρησιμοποιεῖται ἔνα φίλτρο δόπως τό προγράμμενο μέ βαθμό συζεύξεως λίγο μεγαλύτερο ἀπό τόν κρίσιμο. Τό πρωτεύον κύκλωμα μέ τήν αὐτεπαγγή L_8 καὶ τή χωρητικότητα ἔξδου τῆς λυχνίας συντονίζεται στή συχνότητα 36,5 MHz, ἐνώ τό δευτερεύον μέ τήν αὐτεπαγγή L_9 καὶ τόν πυκνωτή C_{15} στή συχνότητα 38,9 MHz. Ἡ καμπύλη ἀποκρίσεως τοῦ ἐνισχυτῆ φαίνεται στό σχήμα 5.14a.

Ἐνα κύκλωμα ΕΕΣ τριῶν βαθμίδων μέ τρανζίστορ τύπου PNP φαίνεται στό σχήμα 5.14β. Στήν εἰσόδο τοῦ ἐνισχυτῆ συνδέεται τό φίλτρο ἐντοπισμένης ἐπιλογῆς (ΦΕΕ), πού μορφοποιεῖ τήν καμπύλη ἀποκρίσεώς του μέ τήν ἀπαιτούμενη ἐπιλεκτικότητα στίς φέρουσες συχνότητες εἰκόνας καὶ ἥχου τῶν γειτονικῶν τηλεοπτικῶν καναλιών. Τό φίλτρο ἀποτελεῖται ἀπό 7 κυκλώματα συντονισμένα σέ διάφορες συχνότητες. Τά κυκλώματα $L_2 C_2$ καὶ $L_5 C_5$ συντονίζουν στίς συχνότητες 41,9 καὶ 40,4 MHz ἀντιστοίχως, ἐνώ τά κυκλώματα $L_3 C_3$ καὶ $L_6 C_6$, στίς συχνότητες 31,9 καὶ 33,4 MHz. Τά ύπολοιπα κυκλώματα τοῦ φίλτρου, δηλαδή τά $L_1 C_1$, $L_4 C_4$ καὶ $L_7 C_7$, εἶναι συντονισμένα σέ συχνότητες τῆς περιοχῆς ἀπό 34 - 38 MHz. Ἡ ἔξοδος τοῦ φίλτρου προσαρμόζεται στήν εἰσόδο τοῦ τρανζίστορ T_1 μέ τή βοήθεια τῆς ἀντιστάσεως R_3 .

Ἐπειδή ἡ χαρακτηριστική διελεύσεως τοῦ ΦΕΕ διατηρεῖ τή μορφή της μόνο ὅταν ἡ ἀντίσταση τοῦ φορτίου του εἶναι σταθερή, τό κύκλωμα βάσεως τοῦ τρανζίστορ T δέ δέχεται τάση AGC. Τό τρανζίστορ αὐτό χρησιμοποιεῖται γιά τήν προσαρμογή τής ἔξδου τοῦ φίλτρου μέ τήν εἰσόδο τοῦ δεύτερου τρανζίστορ καὶ γιά τόν ἀποκλεισμό τής ἐπιδράσεως τῶν μεταβολῶν τοῦ ρεύματος βάσεως τοῦ ρυθμιζόμενου τρανζίστορ T_2 στό φίλτρο. Ὁ βαθμός ἐνισχύσεως τάσεως τῆς πρώτης βαθμίδας εἶναι περίου τοσού μέ τή μονάδα.

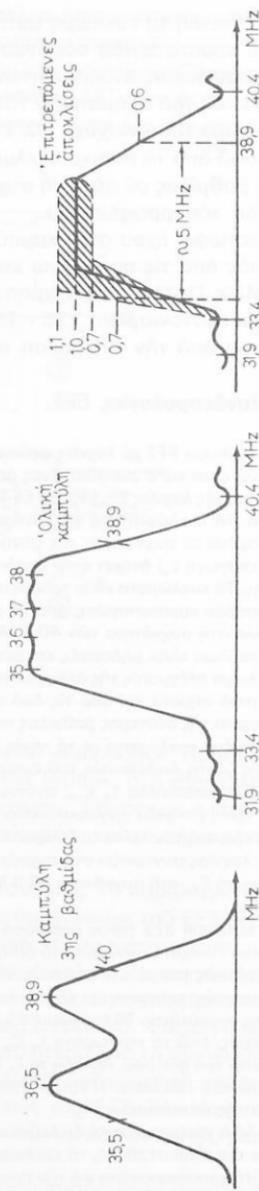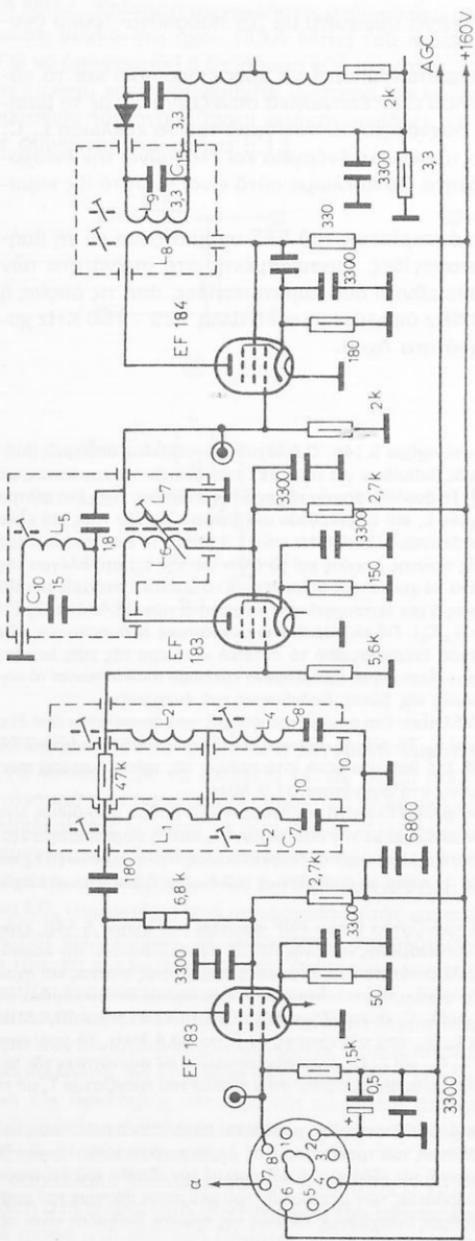

Σχ. 5.14a.
Πλήρες κύκλωμα ΕΕΣ με λύσινες και ο καμπύλης βαθμίδας των βαθμίδων του.

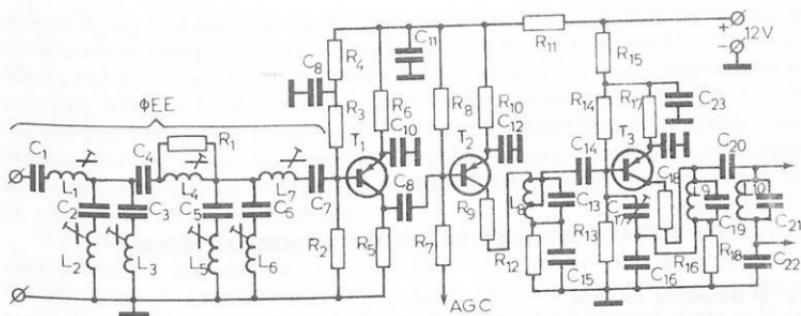

Σχ. 5.14β.

Κύκλωμα ΕΕΣ μέτριας βαθμίδας τάσης πρώτης φορτίου με τρανζίστορ PNP και φίλτρο έντοπισμένης έπιλογής.

Από την άντισταση φορτίου R_5 της πρώτης βαθμίδας τάσης ένδιαμεσης συχνότητας είκονας και ήχου δόλγοιονται στή βάση τού τρανζίστορ T_2 . Έκει, και μέσα από την άντισταση R_7 , έφαρμοζεται και ή τάση AGC. Στό συλλέκτη τού T_2 συνδέεται τό άπλο κύκλωμα $L_8 C_{13}$ πού είναι συντονισμένο στά 36 MHz περίπου. Η δεύτερη βαθμίδα έχει μεγάλο βαθμό ένισχύσεως τάσεως.

Τό φορτίο της τρίτης βαθμίδας είναι ένα φίλτρο ζώνης πού άποτελείται από τα κυκλώματα $L_9 C_{19}$ και $L_{10} C_{21}$. Τά κυκλώματα αύτά είναι θωρακισμένα μεταξύ τους και έχουν έξωτερική σύζευξη μέτρο των πυκνωτή C_{20} . Έπειδή ή ένισχυση της βαθμίδας αύτης πρέπει νά είναι ή μέγιστη δυνατή, χρησιμοποιείται κύκλωμα έξουδετερώσεως γιά την άποφυγή της αύτοταλαντώσεως της. Τό κύκλωμα αύτό άποτελείται από τους πυκνωτές C_{16}, C_{17}, C_{20} και τή χωρητικότητα έξδου του τρανζίστορ, πού σχηματίζουν γέφυρα.

Οι υπόλοιπες άντιστάσεις του κυκλώματος έξασφαλίζουν τίς άπαιτούμενες τάσεις τροφοδοτήσεως τῶν τρανζίστορ τοῦ ένισχυτῆ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΦΩΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

6.1 Όφωρατής εικόνας.

Τά σήματα εικόνας και ήχου ένισχυμένα από τόν ΕΕΣ φθάνουν στήν είσοδο τού φωρατή εικόνας. Έδω ἀναδεικνύεται τό τηλεοπτικό σῆμα, δηλαδή ἀναδεικνύεται ἡ περιβάλλουσα τού διαμορφωμένου κατά πλάτος σήματος, πού περιέχει τήν εικόνα και τούς διάφορους παλμούς πού τή συνοδεύουν. Παράλληλα οι δύο ἐνδιάμεσες συχνότητες εικόνας και ήχου ἀναμιγνύονται στό φωρατή εικόνας μέ αποτέλεσμα νά ἐμφανισθεῖ στήν ξέσοδο του ή ύπενδιάμεση συχνότητα ηχου τῶν 5,5 MHz. "Ετσι, ο φωρατής εικόνας τῶν δεκτῶν τηλεοράσεως ἐκτελεῖ δύο λειτουργίες: τήν ἀπλή φώραση, πού ξέρομε από τούς ραδιοφωνικούς δέκτες, και μιά μίξη.

Στό σχῆμα 6.1 φαίνονται δύο βασικά κυκλώματα φωρατῶν εικόνας.

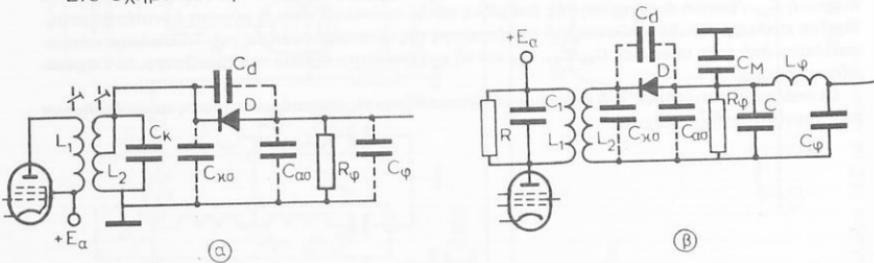

Σχ. 6.1.
Κυκλώματα φωρατῶν εικόνας.

Ἡ τάση τῶν σημάτων ἐνδιάμεσης συχνότητας από τά κυκλώματα τῆς βαθμίδας ἔξοδου τού ΕΕΣ ὀδηγεῖται στήν είσοδο τῆς βαθμίδας φωράσεως. Γιά τήν ἐλάττωση τῆς ἐπιδράσεως τῆς ἀντιστάσεως εἰσόδου τού φωρατή στήν τελευταία βαθμίδα τού ΕΕΣ, μποροῦμε νά συνδέσομε τή δίοδο σέ τμήμα τού πηνίου εἰσόδου [σχ. 6.1(a)]. Οι δύο φωρατές τού σχήματος 6.1 ἀγουν μέ τίς ὀρνητικές ἡμιπεριόδους "Ἄν τό σῆμα ἐφαρμοσθεῖ στήν ἄνοδο τῆς διόδου, η πολικότητα τῆς τάσεως ἔξοδου ἀναστρέφεται. Γιά τήν πολιτικότητα τῆς τάσεως ἔξοδου τού φωρατῆ, πού ἔξαρτᾶται ἀπό τήν πολικότητα συνδέσεως τῆς διόδου στό κύκλωμα, θά μιλήσομε στήν ἐπόμενη παράγραφο].


Γιά τό διαχωρισμό τού σήματος εικόνας από τό σήμα τῆς ἐνδιάμεσης συχνότητας μέ τίς ἐλάχιστες παραμορφώσεις, ἀπαιτεῖται ἐπιμελημένη ἐκλογή τῆς σταθερᾶς

χρόνου R_C τού φίλτρου τού φωρατή. Τά φίλτρα RC, πού χρησιμοποιούνται στά κυκλώματα φωράσεως τών ραδιοφωνικών δεκτών, δέν είναι κατάλληλα γιά τούς δέκτες τηλεοράσεως. Στούς ραδιοφωνικούς δέκτες, ό λόγος τῆς ένδιαμεσης συχνότητας πρός τήν ύψηλότερη συχνότητα τού άκουστικού σήματος είναι 40 - 50, πράγμα πού διευκολύνει τό διαχωρισμό τους μέ ένα άπλο φίλτρο RC. Στούς τηλεοπτικούς δέκτες, ό λόγος τῆς ένδιαμεσης συχνότητας πρός τήν ύψηλότερη συχνότητα τού σήματος εικόνας είναι μόνο 5 - 8 καί αύτό δυσκολεύει τό διαχωρισμό τους μέ τή βοήθεια ένός άπλού φίλτρου RC.

Ο διαχωρισμός τών συχνοτήτων στήν έξοδο τού φωρατή γίνεται καλύτερα αν χρησιμοποιηθεί ένα φίλτρο τύπου Π διελεύσεως χαμηλών συχνοτήτων [σχ. 6.1(β)]. Τά φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων έχουν άποτομη κλίση τῆς πλευρᾶς τῆς χαρακτηριστικής έξω από τά όρια τῆς ζώνης διελεύσεως καί έχασφαλίζουν καλό διαχωρισμό συχνοτήτων άκομη καί μέ μικρό λόγο αύτῶν.

6.2 Η πολικότητα τού φωρατή.

Τό σήμα από τήν έξοδο τού ΕΕΣ μπορεί νά έφαρμοσθεί είτε στήν κάθοδο (σχ. 6.2(a)), είτε στήν ανοδο (σχ. 6.2(β)) τού φωρατή εικόνας. "Όπως φαίνεται στό σχήμα 6.2, άναλογα μέ τόν τρόπο συνδέσεως τῆς δίδου στό κύκλωμα τού φωρατή, μπορούμε νά έχομε στήν έξοδο του σήμα μέ άρνητική ή θετική πολικότητα. Ή έκλογη τῆς πολικότητας τῆς τάσεως έξοδου τού φωρατή έχαρτάται από τόν άριθμό τών βαθμίδων τού ένισχυτή εικόνας, πού άκολουθεί τό φωρατή, καί από τό ήλεκτρόδιο τού σωλήνα εικόνας στό δόποιο έφαρμόζεται τό σήμα. Έχετάζομε τό θέμα αυτό λεπτομερέστερα.

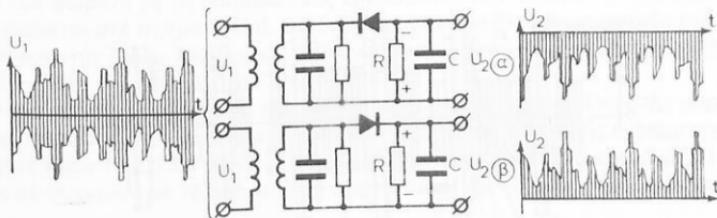

Σχ. 6.2.

Η πολικότητα τού φωρατή εικόνας καί τό σήμα στήν έξοδό του.

Γνωρίζομε ότι ή διαμόρφωση τού τηλεοπτικού σήματος είναι άρνητική, δηλαδή τά μαύρα στοιχεῖα τῆς εικόνας άντιστοιχούν στή μέγιστη στάθμη τού σήματος καί τά λευκά, στήν έλαχιστη. Είναι αύτονότο ότι στήν θόρυντο τού δέκτη πρέπει νά έχομε θετική εικόνα. "Αν ή τάση άρνητικής πολικότητας τού σχήματος 6.2(a) έφαρμοσθεί άμεσα στό άδηγο πλέγμα τού εικονογράφου, θά έχομε κανονική (θετική) εικόνα, έπειδή ή στάθμη τού μαύρου καθιστά τό πλέγμα τού σωλήνα περισσότερο άρνητικό καί τό ρεῦμα του έλαττώνεται (ή θόρυνη μαυρίζει)." Αν ή ίδια τάση έφαρμοσθεί στήν κάθοδο τού σωλήνα, ή στάθμη τού μαύρου έλαττώνει τό θετικό δυναμικό τῆς καθόδου, τό πλέγμα γίνεται λιγότερο άρνητικό καί τό ρεῦμα τού σωλήνα μεγαλώνει (ή θόρυνη φωτίζει). Τότε, ή εικόνα γίνεται άρνητική, δηλαδή τά μαύρα


στοιχεία της έμφανίζονται λευκά καί τά λευκά μαύρα. Τό αντίθετο συμβαίνει μέ τήν τάση θετικής πολικότητας τοῦ σχήματος 6.2(β). Μέ τήν άμεση έφαρμογή της στό πλέγμα τοῦ σωλήνα έχομε άρνητική είκόνα καί μέ τήν έφαρμογή της στήν κάθοδο θετική.

Η τάση ομως άπό τήν ξέσοδο τοῦ φωρατῆ δέν έφαρμόζεται άμεσα στόν είκονογράφο. Μεταξύ τοῦ φωρατῆ καί τοῦ σωλήνα παρεμβάλλονται μία ἡ περισσότερες βαθμίδες ένισχύσεως τοῦ σήματος είκόνας, πού ή κάθε μεταποίει τή φάση τοῦ σήματος κατά 180°, δηλαδή άναστρέφει τήν πολικότητά του. "Αν τό σήμα έφαρμόζεται στήν κάθοδο τοῦ σωλήνα, ὁ φωρατής τοῦ σχήματος 6.2(a) πρέπει νά άκολουθεῖται άπό περιπτώ άριθμό βαθμίδων ένισχύσεως τής είκόνας, ένων ό φωρατής τοῦ σχήματος 6.2(β) άπό άρτιο άριθμό βαθμίδων. Τό αντίθετο ισχύει στήν περίπτωση, πού τό σήμα έφαρμόζεται στό πλέγμα τοῦ σωλήνα.

Άπο όσα εἴπαμε γίνεται άντιληπτό ότι ή πολικότητα συνδέσεως τής διόδου στό κύκλωμα φωράσεως δέν μπορεῖ νά είναι τυχαία. Στούς σύγχρονους τηλεοπτικούς δέκτες τό σήμα είκόνας έφαρμόζεται στήν κάθοδο τοῦ σωλήνα. Μεταξύ τοῦ φωρατῆ καί τοῦ σωλήνα παρεμβάλλεται μία βαθμίδα ένισχύσεως τής είκόνας, πού κάνει άντιστροφή τής πολικότητας, καί έπομένως ή όρθη σύνδεση τής διόδου στό κύκλωμα φωράσεως είναι αύτή πού φαίνεται στό σχήμα 6.2(a).

6.3 Η συνεχής συνιστώσα τοῦ φωρατῆ.

Στήν ξέσοδο τοῦ φωρατῆ είκόνας έμφανίζεται καί μία συνεχής συνιστώσα τάσεως, ή όποια στούς ραδιοφωνικούς δέκτες χρησιμοποιείται ώς τάση AVC ή AGC.

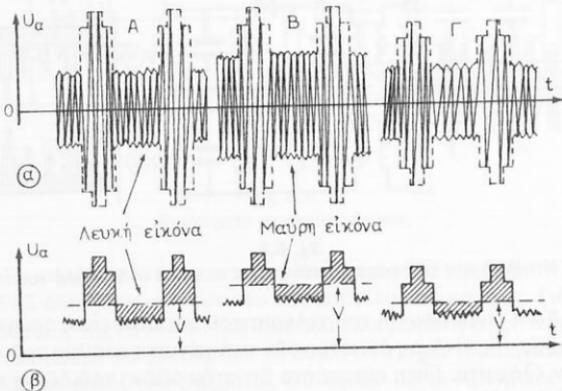

Σχ. 6.3.

Έξαρτηση τής συνεχούς συνιστώσας τοῦ σήματος είκόνας άπό τήν ένταση τοῦ φέροντος κύματος καί άπό τό χαρακτήρα τής είκόνας.

Στό σχήμα 6.3(a) έχομε τρία σήματα ένδιάμεσης συχνότητας πού παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές μεταξύ τους. Τά σήματα A καί B έχουν τό ίδιο πλάτος, άλλα στό B μεταφέρεται είκόνα μέ πιό μαύρο φόντο άπ' δι στό A. Τό σήμα Γ δια-

φέρει άπο τά σήματα Α καί Β στό ότι ή μέγιστη τάση (ή στάθμη τών παλμών συγχρονισμού) είναι χαμηλότερη.

Τό σχήμα 6.3(β) δείχνει τά σήματα άποδιαμορφωμένα, απ' όπου φαίνεται ότι οι παλμοί συγχρονισμού διατηροῦν τήν ίδια στάθμη, όταν μεταβάλλεται μόνο ή στάθμη τού μαύρου τής είκόνας (περιπτώσεις Α καί Β). Ή στάθμη τών παλμών συγχρονισμού μεταβάλλεται μόνο όταν μεταβάλλεται τό πλάτος τού σήματος (περίπτωση Γ).


Άκομη, τό σχήμα 6.3(β) δείχνει ότι ή συνεχής συνιστώσα V είναι διαφορετική γιά τίς τρεῖς περιπτώσεις καί έξαρται τόσο άπο τό πλάτος τού διαμορφωμένου σήματος (περίπτωση Γ) όσο καί άπο τό χαρακτήρα τής είκόνας (περιπτώσεις Α καί Β).

Άπο τά παραπάνω προκύπτει ότι ή συνεχής συνιστώσα τής τάσεως έξοδου τού φωρατή είκόνας δέν μπορεῖ νά μάς πληροφορήσει γιά τό πλάτος (τήν ένταση) τού λαμβανομένου σήματος καί έπομένως δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεί ώς τάση AGC. «Φορέας» τής πληροφορίας γιά τήν ένταση τού λαμβανομένου σήματος πρέπει νά είναι μόνο ή στάθμη τών παλμών συγχρονισμού καί δχι τό περιεχόμενο τής είκόνας. Γι' αύτό στούς δέκτες τηλεοράσεως χρησιμοποιούνται οι παλμοί συγχρονισμού γιά τή δημιουργία τής τάσεως AGC. Τό θέμα αύτό θά έχετασθεί σέ αλλη θέση.

6.4 Ο διαχωρισμός τού ήχου.

Ειδαμε ότι ό φωρατής είκόνας παράγει καί τήν ύπενδιάμεση συχνότητα ήχου. Ό διαχωρισμός τού ήχου άπο τό ύπόλοιπο οπτικό σήμα μπορεῖ νά γίνει άμεσως στήν έξοδο τού φωρατή μέ τή βοήθεια ένός κυκλώματος συντονισμένου στά 5,5 MHz, όπως φαίνεται στό σχήμα 6.4(a). Θά δοῦμε παρακάτω ότι ό διαχωρισμός τού ήχου γίνεται καί στήν έξοδο τού ένισχυτή είκόνας, δόποτε άπαιτείται μικρότερη ένισχυση τών 5,5 MHz στό τμῆμα ήχου τού δέκτη.

Γιά τήν κανονική λειτουργία τής διόδου ώς μίκτριας καί έπομένως τήν παραγωγή τής ύπενδιάμεσης συχνότητας ήχου, δέν πρέπει τό πλάτος τής ένδιαμεσης συχνότητας ήχου τών 33,4 MHz νά είναι έξασθενημένο περισσότερο άπο 10 - 20 φορές σέ σύγκριση μέ τό πλάτος τών συχνοτήτων τής είκόνας. Ή έξασθενηση

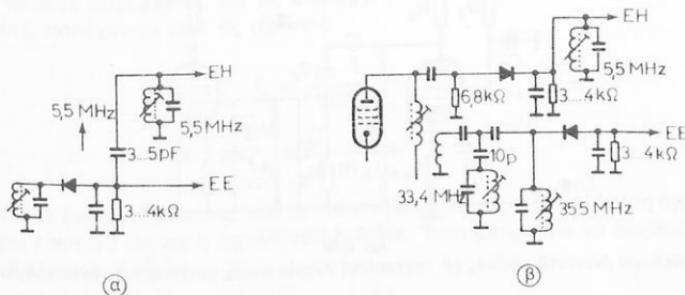

Σχ. 6.4.

Κυκλώματα διαχωρισμού τής ύπενδιάμεσης συχνότητας ήχου.

μως αυτή δέν είναι άρκετή για νά άποκλεισθεί έντελως ή έμφανιση παρενοχλήσεων στό σήμα εικόνας. Τό συντονισμένο κύκλωμα πού ξεχωρίζει τόν ήχο από τό σήμα εικόνας, δημιουργεί άκομη μιά έξασθένηση τής συχνότητας αύτης.


Καλύτερος διαχωρισμός τών σημάτων εικόνας και ήχου γίνεται μέ τή χρησιμοποίηση δύο διόδων [σχ. 6.4(β)]. Στήν περίπτωση αυτή ή μία δίοδος (ή κάτω) κάνει τή φύραση τού σήματος εικόνας και ή άλλη τή μίξη τών δύο ένδιαμέσων συχνοτήτων γιά τήν παραγωγή τής ύπενδιάμεσης συχνότητας ήχου. Στήν εισόδο τού φωτατή εικόνας συνδέεται μιά κυματοπαγίδα διαρροϊς τής συχνότητας τών 33,4 MHz, άφοϋ πιά δέ χρειάζεται νά φθάσει στό φωτατή.

6.5 Ο ένισχυτής εικόνας.

Τό σήμα, πού έμφανιζεται στήν έξοδο τού φωτατή εικόνας, έχει πλάτος γύρω στά 3 V. Γιά τή ρύθμιση τής έντασεως τής ήλεκτρονικής δέσμης τού είκονογράφου και έπομένως τής φωτεινότητας τού στύγματος στήν όθόνη του, άπαιτείται τάση σήματος μέ πλάτος 40 - 80 V. Πρέπει συνεπώς τό σήμα έξόδου τού φωτατή εικόνας νά ένισχυθεί 15 - 25 περίπου φορές. Ή ένισχυση αυτή πραγματοποιείται μέ ένισχυτή, συνήθως μονοβαθμικό, πού όνομάζεται «ένισχυτής εικόνας» (EE, video amplifier).

Ο ένισχυτής εικόνας πρέπει νά έξασφαλίζει ένισχυση σέ μια ζώνη συχνοτήτων πού έκτείνεται ώς τά 5 MHz περίπου. Ή ένισχυση στήν πλατιά αυτή ζώνη συχνοτήτων πρέπει νά γίνεται μέ έλαχιστες παραμορφώσεις τού σήματος (ίδιατέρα φασικές παραμορφώσεις). Τό οργανο δράσεως είναι άρκετά εύασθθητο στή μεταβολή τών φασικών σχέσεων μεταξύ τών συνιστωσών ένός σήματος πού προκαλεῖ φωτεινό έρεθισμό.

Γιά τήν ένισχυση τού σήματος εικόνας χρησιμοποιούνται άπεριοδικοί ένισχυτές RC μέ λυχνίες ή μέ τρανζίστορ. Ή έπέκταση τής ζώνης διελέύσεως τού ένισχυτή και ή έλαττωση τών παραμορφώσεων έπιτυχάνεται μέ ειδικά διορθωτικά στοιχεία πού εισάγονται στή σύνθεσή του. Τίς περισσότερες φορές, έπειδή στό σήμα εικόνας ύπάρχουν και οι λεγόμενες «μηδενικές συχνότητες» (0 - 3 Hz), χρησιμοποιούνται ένισχυτές συνεχούς τάσεως.

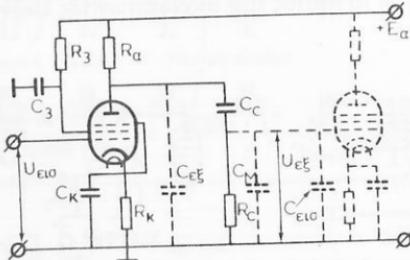

Σχ. 6.5.

Απόλο κύκλωμα ένισχυτή εικόνας μέ πενταοδική λυχνία χωρίς αύτεπαγωγές άντισταθμίσεως.

Τό κύκλωμα ένός άπλου ένισχυτή εικόνας (σχ. 6.5) δέ διαφέρει από τό συνηθισμένο κύκλωμα τού ένισχυτή χαμηλών συχνοτήτων μέ άντιστάσεις, παρά μόνο στίς τιμές τών στοιχείων του.

‘Η άνάλυση τής λειτουργίας τοῦ ένισχυτῆ αύτοῦ γίνεται μέ τή βοήθεια τῶν ισοδυνάμων κυκλωμάτων του γιά τίς μεσαῖες, τίς χαμηλότερες καὶ τίς ύψηλότερες συχνότητες τής περιοχῆς διελεύσεως του. ‘Υπενθυμίζομε πώς ὅταν λέμε «μεσαῖες συχνότητες», έννοοῦμε τό τμῆμα τής περιοχῆς τῶν ένισχυομένων συχνοτήτων, γιά τό όποιο μποροῦμε νά μήν ύπολογίζομε τήν ἐπίδραση τοῦ πυκνωτῆ συζεύξεως καὶ τῶν παρασιτικῶν χωρητικοτήτων. Στούς ένισχυτές ἀκουστικῶν συχνοτήτων δεχόμασθε ώς μεσαία συχνότητα τό 1 KHz, ένω στούς ένισχυτές εἰκόνας τό 1 MHz.

Γιά τίς μεσαῖες συχνότητες πρέπει νά ισχύουν οι συνθήκες:

$$\frac{1}{2\pi f(C_{\epsilon i\sigma} + C_{\epsilon \xi} + C_M)} >> R_a \quad , \quad \frac{1}{2\pi f C_c} << R_c \, ,$$

ὅπου C_M ἡ χωρητικότητα καλωδιώσεων.

‘Αν λάβομε ύπόψη μας ὅτι στήν πράξη εἶναι $R_c >> R_a$, ὁ βαθμός ένισχύσεως τοῦ ένισχυτῆ μέ πενταδική λυχνία ύπολογίζεται ἀπό τή σχέση:

$$A_0 = SR_a \quad (6.1)$$

ὅπου S ἡ κλίση τής χαρακτηριστικῆς τής λυχνίας. ‘Η σχέση αύτή ισχύει καὶ γιά ένισχυτή μέ τριοδική λυχνία, ὅταν εἶναι $R_a << \rho$.

Στίς χαμηλότερες συχνότητες ἀμελοῦμε τήν ἐπίδραση τῶν παρασιτικῶν χωρητικοτήτων, ἀλλὰ παίρνομε ύπόψη μας τόν πυκνωτή συζεύξεως C_c , ὁ όποιος σχηματίζει διαιρέτη τάσεως μέ τήν ἀντίσταση R_c . Μέ τήν ἐλάπτωση τής συχνότητας ἡ ἀντίσταση τοῦ πυκνωτῆ καὶ ἡ πτώση τάσεως σέ αὐτόν μεγαλώνουν, ἡ τάση στά ἄκρα τής R_c , πού εἶναι καὶ ἡ τάση ἔξδου τοῦ ένισχυτῆ, μικραίνει καί ἐπομένως ἡ ένισχυση τής βαθμίδας πέφτει.

Στίς ύψηλότερες συχνότητες δέν ἔχομε ἐπίδραση τοῦ πυκνωτῆ συζεύξεως, ἀλλά τῶν παρασιτικῶν χωρητικοτήτων. ‘Ολες αύτές μαζί κάνουν μιά χωρητικότητα:

$$C_0 = C_{\epsilon \xi} + C_{\epsilon i\sigma} + C_M$$

πού παραλληλίζει τήν ἀντίσταση ἀνόδου R_a καὶ ἐλαττώνει τήν ισοδύναμη ἀντίσταση φορτίου τοῦ ένισχυτῆ, μέ ἀποτέλεσμα νά πέφτει ἡ ένισχυσή του.

Οἱ όριακές συχνότητες, γιά τίς όποιες ἡ ένισχυση τάσεως πέφτει στά 0,7 τής μέγιστης, παρέχονται ἀπό τίς σχέσεις:

$$f_x = \frac{1}{2\pi R_c C_c} \quad (6.2)$$

$$f_u = \frac{1}{2\pi R_a C_0} \quad (6.3)$$

Γιά τούς ένισχυτές εἰκόνας τῶν δεκτῶν τηλεοράσεως, ἡ χαμηλότερη όριακή συχνότητα εἶναι 50 Hz καὶ ἡ ύψηλότερη 5 MHz. ‘Ετοι μποροῦμε νά δεχθοῦμε ὅτι ἡ ζώνη διελεύσεως εἶναι:

$$\Delta f = f_u - f_x \approx f_u = \frac{1}{2\pi C_0 R_a} \quad (6.4)$$

Γιά νά αύξησομε τό βαθμό ένισχυσεως τοῦ ένισχυτῆ πρέπει νά μεγαλώσομε τήν άντισταση φορτίου (σχέση 6.1), άλλα μ' αὐτό στενεύει ή ζώνη διελεύσεως (σχέση 6.4). Καὶ άντιθετα γιά νά έπεκτείνομε τή ζώνη διελεύσεως τοῦ ένισχυτῆ πρός τίς υψηλότερες συχνότητες πρέπει νά έλαττώσομε τήν άντισταση φορτίου, άλλα τότε χάνομε σέ ένισχυση.

Άπο έναν ένισχυτή είκόνας έπιζητούμε μεγάλη ένισχυση καί πλατιά ζώνη διελεύσεως. Τό πρόβλημα λύνεται μέ ειδικά κυκλώματα πού κατασκευάζονται μέ βάση τό κύκλωμα τοῦ σχήματος 6.5 καί πού έξετάζονται στή συνέχεια.

6.6 Διεύρυνση άποκρίσεως ΕΕ στίς ΥΣ.



Άπο τίς σχέσεις τής προηγούμενης παραγράφου είναι εύκολο νά δοῦμε ότι γιά μιά ζώνη διελεύσεως 5 MHz, μέ C_0 γύρω στά 25 pF, ή άντισταση φορτίου R_a δέν μπορεῖ νά είναι μεγαλύτερη άπο 1,3 kΩ. Έτσι, τό πενταδικό τμῆμα τής λυχνίας PCL84, πού είναι συνηθισμένη ένισχύτρια είκόνας καί έχει κλίση 10 mA/V, δέν μπορεῖ νά δώσει ένισχυση μεγαλύτερη άπο 13 φορές. Ό βαθμός αύτός ένισχύσεως, γιά έναν ένισχυτή είκόνας δέκτη τηλεοράσεως, είναι μικρός. Γιά νά φθάσομε τήν άπαιτούμενη ένισχυση (20 περίπου φορές) πρέπει ή άντισταση φορτίου τής παραπάνω λυχνίας νά γίνει 2 kΩ. Όμως τότε ή ζώνη διελεύσεως τοῦ ένισχυτή δέν ύπερβαίνει τά 3,2 MHz.

Μπορούμε νά διατηρήσομε τήν τιμή τής άντιστάσεως φορτίου τῶν 2 kΩ ή νά χρησιμοποιήσομε μιάν άκομη μεγαλύτερη, όπότε καί ή ένισχυση θά αύξηθει άν διευρύνομε τή ζώνη διελεύσεως τοῦ ένισχυτή μέ άλλους τρόπους. Ή διεύρυνση αύτή γίνεται μέ έπεκταση τής ένισχύσεως τοῦ ένισχυτή στίς υψηλότερες συχνότητες. Ή πτώση τής ένισχύσεως, πού σημειώνεται στήν περιοχή αύτή συχνοτήτων άπό τή δράση τοῦ πυκνωτή C_0 , άντισταθμίζεται μέ τή βοήθεια αύτεπαγωγῶν, πού όνομάζονται «αύτεπαγωγές άντισταθμίσεως» καί πού συνδέονται στόν ένισχυτή κατά διάφορους τρόπους.

α) Παράλληλη άντιστάθμιση.

Στό σχήμα 6.6(a) φαίνεται τό κύκλωμα ένισχυτικής βαθμίδας πού έχει σέ σειρά μέ τήν άντισταση φορτίου (παράλληλα πρός τή ροή τοῦ σήματος) τό πηνίο L_a μέ αύτεπαγωγή μερικῶν δεκάδων μΗ. Γιά τίς χαμηλότερες καί μεσαῖες συχνότητες ή έπαγωγική άντισταση τοῦ πηνίου αύτοῦ είναι μηδαμινή καί δέν έπιδρα στή λειτουργία τοῦ ένισχυτή. Στήν περιοχή τῶν υψηλότερων συχνοτήτων ή αύτεπαγωγής L_a καί ή παρασιτική χωρητικότητα C_0 σχηματίζουν κύκλωμα παράλληλο συντονισμοῦ, μέ άποτέλεσμα νά μεγαλώνει σημαντικά ή ισοδύναμη άντισταση φορτίου τής βαθμίδας. Ή συχνότητα συντονισμοῦ τοῦ κυκλώματος έκλεγεται κοντά στήν ψηλότερη όριακή συχνότητα τοῦ ένισχυτή χωρίς άντιστάθμιση. Μέ τήν άντισταθμιση ή καμπύλη άποκρίσεως τοῦ ένισχυτή έμφανίζει άνψωση καί ή ύψηλότερη όριακή συχνότητα μετατοπίζεται πρός τά δεξά [σχήμα 6.6(b)].

Σέ σειρά μέ τήν αύτεπαγωγή L_a συνδέεται ή άντισταση R_a , μέ άποτέλεσμα νά έχομε ένα μικρό συντελεστή ποιότητας Q τοῦ κυκλώματος άντισταθμίσεως. Άπο τίς καμπύλες τοῦ σχήματος 6.6(b) φαίνεται ότι μέ αύξηση τής ποιότητας Q τοῦ κυκλώματος πάνω άπό τή μονάδα ή ζώνη διελεύσεως σχεδόν δέν έπεκτείνεται. Τό πείραμα δείχνει ότι ή άριστη τιμή τοῦ συντελεστή ποιότητος είναι $Q = 0, 5 - 0, 7$.

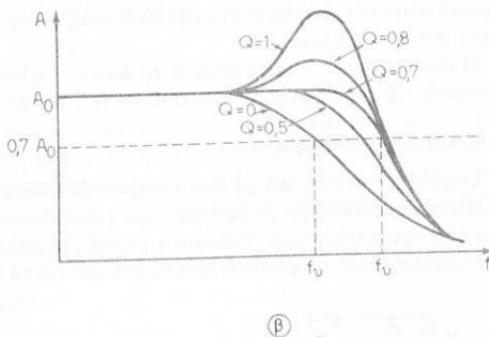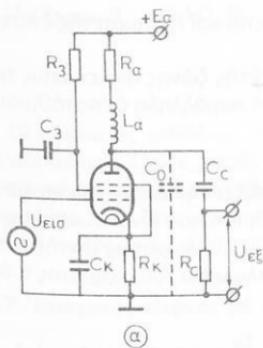

Σχ. 6.6α.


Ένισχυτής είκόνας με παράλληλη άντισταθμιση στις ύψηλότερες συχνότητες και καμπύλες άποκρίσεως για διάφορες τιμές του Q της αύτεπαγωγής άντισταθμίσεως.

Μέ τέοια τιμή Q ή ζώνη διελεύσεως του ένισχυτή έπεκτείνεται κατά 1,4 - 1,8 φορές.

β) Άντισταθμιση σειράς.

Η αύτεπαγωγή άντισταθμίσεως L_c συνδέεται σέ σειρά μέ τόν πυκνωτή συζεύξεως C_c (σχ. 6.6β). Μέ τή σύνδεση αύτή ή αύτεπαγωγή L_c διαιρεῖ τή χωρητικότητα C_0 σέ δύο: στή $C_{e\xi}$ και $C_{eiσ}$. Ός πρός τό πηνίο, οι χωρητικότητες αύτές συνδέονται σέ σειρά και ή ισοδύναμη χωρητικότητα θά είναι μικρότερη και άπο τήν πιό μικρή, δηλαδή:

$$C_i = \frac{C_{e\xi} C_{eiσ}}{C_{e\xi} + C_{eiσ}}$$

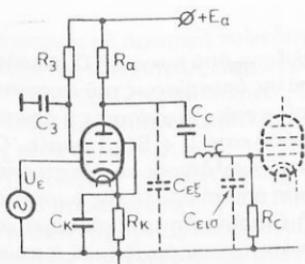

Σχ. 6.6β.
Κύκλωμα ένισχυτή είκόνας
με άντισταθμιση σειράς.

Αύτό συνεπάγεται μείωση τής χωρητικότητας C_0 και έπομένως έπεκταση τής ζώνης διελεύσεως του ένισχυτή στις ύψηλότερες συχνότητες.


Άκομη, ή αύτεπαγωγή L_c μέ τή χωρητικότητα $C_{eiσ}$ σχηματίζουν κύκλωμα σειράς. Κατά τό συντονισμό τού κυκλώματος αύτού ή τάση στά ἄκρα τής $C_{eiσ}$,

δηλαδή στήν είσοδο της έπόμενης βαθμίδας, άνυψωνεται και ή πτώση της ένισχυσης αντισταθμίζεται.

Η αντισταθμίση σειράς μπορεῖ νά δώσει έπεκταση της ζώνης διελεύσεως του ένισχυτή 1,5 φορές μεγαλύτερη από έκείνη που δίνει η παράλληλη αντισταθμίση.

γ) Μικτή αντισταθμίση.

"Όταν ή αντισταθμίση μέ ένα στοιχείο δέν έξασφαλίζει τήν άπαιτούμενη ζώνη διελεύσεως, μποροῦμε νά έφαρμόσουμε μικτή αντισταθμίση που είναι συνδυασμός των δύο προηγούμενων. Υπάρχουν μερικές παραλλαγές κυκλωμάτων μικτής αντισταθμίσεως, άλλα συχνότερα χρησιμοποιούνται τά κυκλώματα του σχήματος 6.6γ.

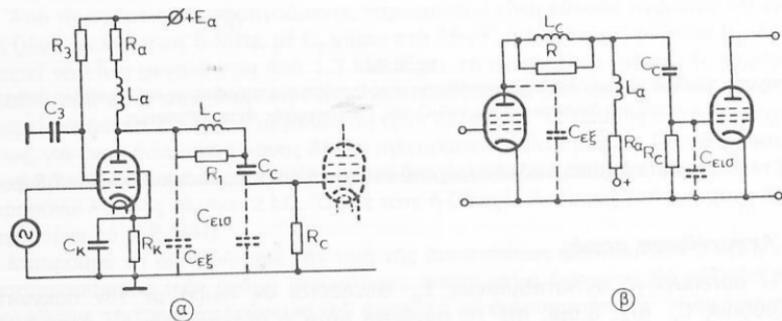

Σχ. 6.6γ.

Κυκλώματα ένισχυτών είκόνας μέ μικτή αντισταθμίση.

Η μικτή αντισταθμίση δίνει ένισχυση 1,8 φορές μεγαλύτερη από έκείνην της παράλληλης αντισταθμίσεως.

Σημειώνομε ότι ή αντίσταση R_1 , που συνδέεται παράλληλα στήν L_c , ύποβιβάζει τό Q του κυκλώματος στήν έπιθυμητή τιμή.

δ) Αντισταθμίση από τήν κάθοδο.

"Αν ή αντίσταση καθόδου R_k παραλληλίζεται από πυκνωτή C_k μικρῆς χωρητικότητας, μπορεῖ νά γίνει έπεκταση της καμπύλης αποκρίσεως του ένισχυτή στίς ύψη λότερες συχνότητες. Στίς χαμηλότερες και μεσαίες συχνότητες ή άρνητική άνασύλευξη ύποβιβάζει τήν ένισχυση της βαθμίδας κατά $(I + SR_k)$ φορές. Ο πυκνωτής C_k έλαπτώνει τήν άρνητική άνασύλευξη στίς ύψη λότερες συχνότητες και ή ένισχυση μεγαλώνει έκει όπου σημειώνεται πτώση από τή δράση της χωρητικότητας C_0 .

Μπορεῖ νά άποδειχθεί ότι ή άρνητική άνασύλευξη στό κύκλωμα καθόδου θά άρχιζει νά έλαπττώνεται από τήν ίδια συχνότητα, που άρχιζει και ή πτώση της ένισχυσεως από τή δράση της C_0 , άν ισχύει ή ισότητα:

$$C_k R_k = C_0 R_0$$

Δηλαδή άν οι σταθερές χρόνου του καθοδικού και άνοδικού κυκλώματος έίναι ίσες.


Άν εχομε $R_a = 5 \text{ k}\Omega$, $R_k = 50 \Omega$ και $C_0 = 30 \text{ pF}$, θά είναι:

$$C_k = 30 \cdot \frac{5000}{50} = 3 \text{ nF}$$

Οι πυκνωτές καθόδου, πού συναντοῦμε στους ένισχυτές είκονας των δεκτῶν τηλεοράσεως, έχουν μικρές τιμές χωρητικότητας, έπειδή πρέπει νά έχασφαλίζουν άρνητική άνασύζευξη γιά τή διεύρυνση τής καμπύλης άποκρίσεως. Έπομένως δέν μπορούμε ποτέ όταν έπιδιορθώνομε ένα δέκτη, νά άντικαταστήσουμε τό μικρό πυκνωτή καθόδου μένεν πολύ μεγαλύτερο.

6.7 Ένισχυτής είκονας μέ λυχνία.

Στό σχήμα 6.7(a) φαίνεται τό κύκλωμα ένός μονοβαθμικού ένισχυτή είκονας μέ πενταδική λυχνία.

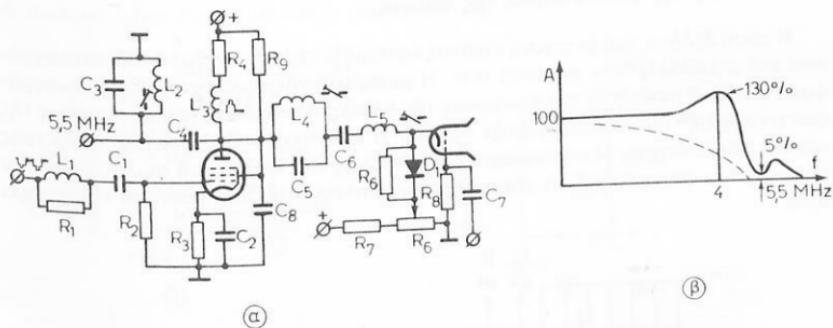

Σχ. 6.7.

Όλοκληρωμένη συνδεσμολογία ένισχυτή είκονας μέ λυχνία και ή καμπύλη άποκρίσεώς του.

Τό σήμα είκονας μέ άρνητική πολικότητα από τό φορτίο τού φωρατή έφαρμόζεται στό πλέγμα τής ένισχύτριας είκονας μέσω τής διορθωτικής αύτεπαγωγής L_1 , και τού πυκνωτή συζέύξεως C_1 , ἀν υπάρχει. Ο πυκνωτής αύτός είναι άπαραίτητος μόνο όταν δέν θέλομε νά χρησιμοποιηθεῖ ή συνεχής συνιστώσα τής τάσεως έξδου τού φωρατή ώς τάση πολώσεως τής ένισχύτριας είκονας. Ή αύτεπαγωγή L_1 , μαζί μέ τή χωρητικότητα είσδου τής λυχνίας C_{el} σχηματίζει κυμαινόμενο κύκλωμα σειράς πού συντονίζει στή συχνότητα τών 4 MHz. Γιά τήν έλαπτωση τού Q τού κυκλώματος αύτοῦ ή αύτεπαγωγή L_1 παραλληλίζεται μέ τήν άντισταση R_1 . Έτσι, στό κύκλωμα πλέγματος τής ένισχύτριας είκονας γίνεται κάποια άνυψωση τού σήματος στήν περιοχή τών 4 MHz, ένω έχασθενούν οι ύψηλότερες συχνότητες και κυρίως οι παρενοχλητικές συνιστώσες τής ένδοιμεσης συχνότητας.

Τό άνοδικό φορτίο τής λυχνίας άποτελείται από τήν άντισταση R_4 και τήν αύτεπαγωγή L_3 . Τό ένισχυμένο σήμα έφαρμόζεται στήν κάθοδο τού σωλήνα μέ θετική πολικότητα. Τό κύκλωμα, πού άποτελείται από τήν αύτεπαγωγή L_4 και τή χωρητι-


κότητα C_5 , είναι κυματοπαγίδα φραγμού για τήν ύπενδιάμεση συχνότητα ήχου των 5,5 MHz. Η αύτεπαγγή L_5 μέ τή χωρητικότητα είσοδου τοῦ σωλήνα είναι τό κύκλωμα άντισταθμίσεως σειρᾶς. Στήν ἀνοδο τῆς λυχνίας συνδέεται άκόμη καὶ τό κύκλωμα $L_2 C_3$ πού τροφοδοτεῖται μέσω τοῦ πυκνωτῆ C_4 . Τό κύκλωμα αὐτό είναι συντονισμένο στά 5,5 MHz καὶ υπάρχει μόνο ὅταν ὁ διαχωρισμός τοῦ ηχου γίνεται στήν ἀνοδο τοῦ ἐνισχυτῆ εἰκόνας.

Η μορφή τῆς καμπύλης ἀποκρίσεως τοῦ ἐνισχυτῆ φαίνεται στό σχῆμα 6.7(β). Κάποια ἀνύψωση τοῦ βαθμοῦ ἐνισχύσεως στήν περιοχή τῶν 4 MHz κατά 20 - 30% είναι ώφελιμη, ἐπειδή συντελεῖ στήν αὔξηση τῆς σαφήνειας τῆς εἰκόνας. Στή συνέχεια ἡ ἐνισχυση πέφτει καὶ γίνεται ἐλάχιστη στά 5,5 MHz, λόγω δράσεως τῆς κυματοπαγίδας $L_4 C_5$.

Ἄν ἡ σύνδεση τοῦ ἐνισχυτῆ εἰκόνας μέ τό φωρατῆ ἡ μέ τό σωλήνα γίνεται μέσω πυκνωτῆ συζέύξεως (πυκνωτές C_1 καὶ C_6), τό σῆμα φθάνει στήν κάθοδο τοῦ σωλήνα χωρίς συνεχή συνιστώσα. Η ἀποκατάσταση τῆς συνεχοῦς συνιστώσας γιά τήν ὁποία θά μιλήσομε παρακάτω, γίνεται μέ τή βοήθεια τῆς διόδου D_1 .

6.8 Ρύθμιση τῆς φωτεινότητας τῆς εἰκόνας.

Η τάση ἔξοδου τοῦ ἐνισχυτῆ εἰκόνας ἐφαρμόζεται στήν κάθοδο τοῦ είκονογράφου καὶ μεταβάλλει τήν πόλωσή του. Η μεταβολή τῆς πολώσεως τοῦ είκονογράφου προκαλεῖ μεταβολή τῆς ἐντάσεως τῆς ηλεκτρονικῆς δέσμης καὶ ἐπομένως τῆς φωτεινότητας τοῦ στίγματος στήν ὀθόνην. Η ἔξαρτηση τοῦ ρεύματος τῆς δέσμης καὶ τῆς λαμπρότητας (φωτεινότητας) τῆς ὀθόνης τοῦ καθοδικοῦ σωλήνα ἀπό τήν πόλωσή του δίνεται ἀπό τή χαρακτηριστική πλέγματος πού φαίνεται στό σχῆμα 6.8a.

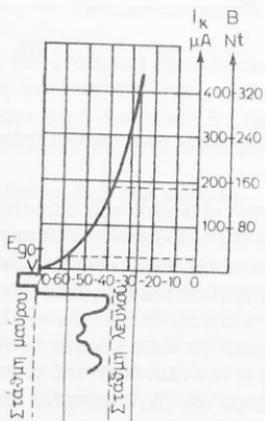

Σχ. 6.8a.
Χαρακτηριστική καθοδικοῦ σωλήνα
δέκτη τηλεοράσεως.


Ἄς υποθέσομε τώρα, ὅτι ὁ καθοδικός σωλήνας ἔχει μιά πόλωση τέτοια, ὥστε τό σῆμα εἰκόνας νά ἀπασχολεῖ τό τμῆμα τῆς χαρακτηριστικῆς πού ἔκτείνεται ἀπό τά -40 ὡς τά -70 (σχ. 6.8a). Μέ αυτή τήν πόλωση καὶ τάση διεγέρσεως, ἡ λαμπρότητα B (φωτεινότητα) τῆς ὀθόνης μεταβάλλεται ἀπό 0 - 150 Nt περίπου. Στήν

περίπτωση αυτή, ή μαύρη στάθμη τοῦ σήματος δίνει μαύρο καί ἡ λευκή γκρί, δηλαδή ὅλη ἡ εἰκόνα εἶναι σκοτεινή.

Ἄν ἐλαπτώσουμε τὴν πόλωση τοῦ καθοδικοῦ σωλήνα, ὥστε τὸ ἴδιο σῆμα εἰκόνας νά ἀπασχολεῖ τὸ τμῆμα τῆς χαρακτηριστικῆς ἀπό τὰ -28 ὑπὸ τὰ -58 V, τότε ἡ λαμπρότητα τῆς ὁδόντος μεταβάλλεται ἀπό 20 - 300 Nt περίπου. Ἐδῶ ἡ μαύρη στάθμη τοῦ σήματος δίνει λιγότερο μαύρο ἀπό τὸ προηγούμενο καὶ ἡ λευκή λευκό, δηλαδή ὀλόκληρη ἡ εἰκόνα ἐμφανίζεται φωτεινότερη ἀπό τὴν προηγούμενη.

Καταλήγομε λοιπόν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ πόλωση τοῦ καθοδικοῦ σωλήνα ἐπηρεάζει τὴν φωτεινότητα τῆς εἰκόνας. Οἱ δέκτες τηλεοράσεως διαθέτουν «ρυθμιστή φωτεινότητας», ὁ ὁποῖος μεταβάλλεται τὸ σημεῖο λειτουργίας στὴ χαρακτηριστική τοῦ σωλήνα καὶ ἔτσι μεταβάλλεται ἡ μέση φωτεινότητα τῆς εἰκόνας.

Ὅταν ἡ σύνδεση τῆς καθόδου τοῦ είκονογράφου μέ τὴν ἄνοδο τοῦ ἐνισχυτῆ εἰκόνας γίνεται χωρίς πυκνωτή συζεύξεως (γαλβανική σύνδεση), ὁ ρυθμιστής φωτεινότητας συνδέεται στὸ κύκλωμα πλέγματος τοῦ είκονογράφου. Τό ποταντόμετρο τῶν 250 k Ω , πού φαίνεται στὸ σχῆμα 6.8β(a) καὶ πού μεταβάλλει τὴν πόλωση τοῦ σωλήνα, εἶναι ἔνας ρυθμιστής φωτεινότητας.

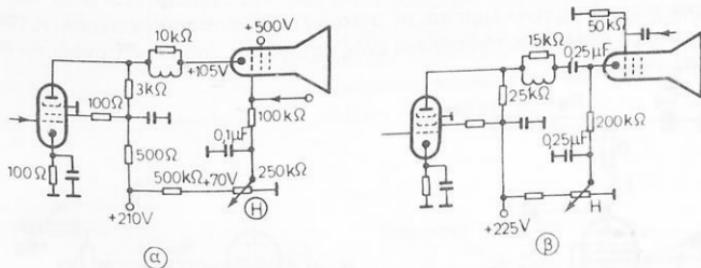

Σχ. 6.8β.
Κυκλώματα ρυθμίσεως τῆς φωτεινότητας τῆς εἰκόνας.

Στὸ κύκλωμα τοῦ σχήματος 6.8β(b) ἡ κάθοδος τοῦ είκονογράφου συνδέεται μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ ἐνισχυτῆ εἰκόνας μέ πυκνωτή συζεύξεως (χωρητική σύνδεση). Ἐδῶ ὁ ρυθμιστής φωτεινότητας παρεμβάλλεται στὸ κύκλωμα τῆς καθόδου τοῦ είκονογράφου καὶ τὸ πλέγμα του παίρνει τὸ δυναμικό τῆς γῆς.

Σημειώνομε ὅτι ἡ ἀξιοποίηση τῆς χαρακτηριστικῆς τοῦ καθοδικοῦ σωλήνα θεωρεῖται πλήρης, ὅταν τὸ ρεῦμα τῆς δέσμης μεταβάλλεται μεταξύ 0 καὶ 150 μ A περίπου. Τὰ 100 - 150 μ A δίνουν λαμπρότητα ὁδόντος 100 - 200 Nt, ἀνάλογα μὲ τὸ σωλήνα καὶ θεωρεῖται ἀρκετή. Ἡ αὔξηση τοῦ ρεύματος τῆς δέσμης πάνω ἀπό τὴν τιμὴν αὐτή δημιουργεῖ αὔξηση τῶν διαστάσεων τοῦ στίγματος στὴν ὁδόντην καὶ ἐπομένως ἐλάπτωση τῆς σαφήνειας τῆς εἰκόνας.

6.9 Ρύθμιση τῆς ἀντιθέσεως τῆς εἰκόνας.


Ἡ ποιότητα τῆς εἰκόνας καθορίζεται ἀπό τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀναπαραγομένων «διαβαθμίσεων» τῆς φωτεινότητας καὶ ἀπό τὸ πῶς κατανέμονται οἱ διαβαθμίσεις αὐτές στὴν περιοχή μεταβολῆς τῆς φωτεινότητας. Μέ ἄλλα λόγια ἡ ποιότητα τῆς

είκόνας έξαρται από τά όρια μεταβολής της φωτεινότητας καὶ ἀπό τήν ποιότητα τῆς διαβαθμίσεώς της. Ἀλλὰ τά όρια μεταβολής της φωτεινότητας τῆς είκόνας καθορίζουν τήν ἀντίθεσή της, πού εἶναι ἡ ύποκειμενική ἐντύπωση τῆς διαφορᾶς φωτεινότητας (λαμπρότητας) μεταξύ τῶν πιό λευκῶν καὶ τῶν πιό μαύρων στοιχείων τῆς.

Γιά νά έχομε μεγάλη ἀντίθεση τῆς είκόνας, πρέπει νά έκμεταλλευθοῦμε δόλοκληρη τή χαρακτηριστική τοῦ καθοδικοῦ σωλήνα. Αύτό γίνεται μέ αὔξηση τοῦ σήματος είκόνας ἔτσι, ώστε ἡ στάθμη τοῦ μαύρου νά τοποθετεῖται στό σημεῖο ἀποκοπῆς τοῦ σωλήνα καὶ ἡ θόρνη νά μαυρίζει, ἐνώ ἡ στάθμη τοῦ λευκοῦ νά δίνει τό μέγιστο ρεῦμα της τῆς δέσμης καὶ ἐπομένως τή μέγιστη φωτεινότητα τῆς θόρνης. Τώρα θά έχομε τή μέγιστη ἀντίθεση μεταξύ λευκοῦ καὶ μαύρου.

Ἀπό τά παραπάνω προκύπτει ὅτι τό κοντράστ τῆς είκόνας στήν θόρνη τοῦ καθοδικοῦ σωλήνα έξαρται από τό μέγεθος τῆς τάσεως διεγέρσεως. Οι δέκτες τηλεοράσεως διαθέτουν «ρυθμιστή κοντράστ», ὃ ὅποιος μεταβάλλει τό πλάτος τοῦ σήματος είκόνας, πού διεγείρει τό σωλήνα. Ἔτσι, ὁ ρυθμιστής ἀντιθέσεως εἶναι στήν ούσια ἔνας ρυθμιστής τοῦ πλάτους τοῦ ὀπτικοῦ σήματος.

Ἡ ρύθμιση τοῦ πλάτους τοῦ ὀπτικοῦ σήματος, πού ἐφαρμόζεται στήν κάθοδο τοῦ σωλήνα, μπορεῖ νά γίνει ἔμμεσα, μέ μεταβολή τοῦ βαθμοῦ ἐνισχύσεως τοῦ ἐνισχυτῆ είκόνας ἢ ἀμέσως, μέ τή βοήθεια ἐνός ποτανσιόμετρου πού συνδέεται στήν κάθοδο τοῦ σωλήνα.

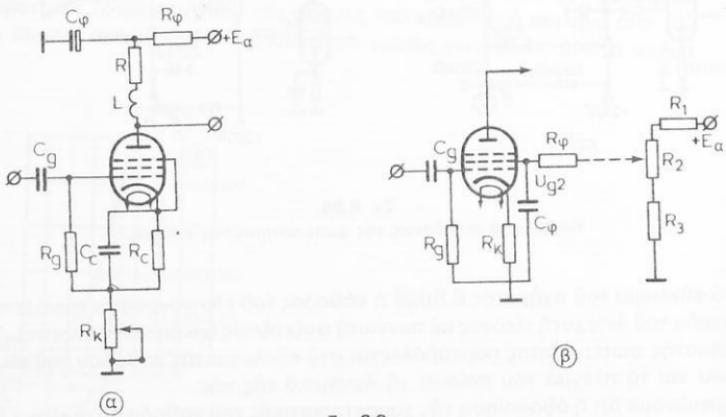

Σχ. 6.9α.

Κυκλώματα ρυθμίσεως τῆς ἀντιθέσεως τῆς είκόνας μέ ἔμμεση μεταβολή τοῦ πλάτους τοῦ σήματος.


Ἡ πιό ἀπλή μέθοδος ρυθμίσεως τοῦ βαθμοῦ ἐνισχύσεως τοῦ ἐνισχυτῆ είκόνας εἶναι ἡ μεταβολή τοῦ ποσοστοῦ ἀνασυζεύξεως ἀπό τό κύκλωμα τῆς καθόδου του [σχ. 6.9a(a)]. Σέ σειρά μέ τό κύκλωμα καθόδου τοῦ ἐνισχυτῆ συνδέεται ὁ ρυθμιζόμενη ἀντίσταση R_k , ἡ ὅποια δέν παραλληλίζεται ἀπό πυκνωτή καὶ δημιουργεῖ ἀρνητική ἀνασυζεύξη ρεύματος. Τό ρυθμιζόμενο ποσοστό ἀνασυζεύξεως ἔχασφαλίζει μεταβολή τῆς στάθμης τοῦ σήματος είκόνας σέ πλατιά όρια μέ ἀσήμαντες παραμορφώσεις.

Τό κύκλωμα αὐτό δέν εἶναι κατάλληλο γιά ρύθμιση τοῦ κοντράστ ἀπό ἀπόστα-

ση, έπειδή μπορεῖ νά σημειωθεῖ άλλαγή τῆς μορφῆς τῆς καμπύλης άποκρίσεως τοῦ ένισχυτῆ από ύπαρξη μεγάλης παρασιτικῆς χωρητικότητας πού παραλληλίζει τήν άντισταση R_K .

Ένας άλλος τρόπος ρυθμίσεως τοῦ βαθμοῦ ένισχυσεως τοῦ ένισχυτῆ είκονας, συνεπώς καὶ τοῦ κοντράστ, βασίζεται στήν άλλαγή τῆς τάξεως λειτουργίας τῆς βαθμίδας μέ μεταβολή τῆς τάξεως τοῦ προστατευτικοῦ πλέγματος τῆς λυχνίας [σχ. 6.9α(β)]. Τά δρια μεταβολής τοῦ βαθμοῦ ένισχυσεως τῆς βαθμίδας μ' αύτό τόν τρόπο εἶναι μικρά, δημος τό κύκλωμα εἶναι κατάλληλο γιά ρύθμιση τοῦ κοντράστ από άποσταση. Τά στοιχεῖα τοῦ προστατευτικοῦ πλέγματος δέν έπιδροῦν στή μορφή τῆς καμπύλης άποκρίσεως τοῦ ένισχυτῆ καὶ ή μεταβολή τους δέν είσάγει πρόσθετες παραμορφώσεις στό σήμα είκονας.

Τέλος, ένα κύκλωμα ρυθμίσεως τοῦ κοντράστ μέ άμεση μεταβολή τοῦ πλάτους τοῦ σήματος είκονας φαίνεται στό σχήμα 6.9β. Ή κάθοδος τοῦ σωλήνα τροφοδοτεῖται μέ σήμα μέσω τοῦ ποτανσιομέτρου τῶν 15 k Ω , πού συνδέεται παράλληλα στό φορτίο τοῦ ένισχυτῆ είκονας. Κατά τή μετακίνηση τοῦ δρομέα τοῦ ποτανσιομέτρου γιά τή ρύθμιση τοῦ κοντράστ, μεταβάλλεται καὶ ή δίλική χωρητικότητα έξόδου τῆς βαθμίδας, πράγμα πού προκαλεῖ άλλαγή στή μορφή τῆς καμπύλης άποκρίσεως τοῦ ένισχυτῆ είκονας. Γιά τή διατήρηση τῆς μορφῆς τῆς καμπύλης άποκρίσεως τοῦ ένισχυτῆ, συνδέονται μερικοί πυκνωτές μικρῆς χωρητικότητας σέ ένδιαμεσες λήψεις τοῦ ποτανσιομέτρου. Μέ τή μετακίνηση τοῦ δρομέα τροποποιεῖται ή ίσοδύναμη χωρητικότητα τῶν πυκνωτῶν αύτῶν έτσι, ώστε νά άντισταθμίζεται ή μεταβολή τῆς χωρητικότητας έξόδου τῆς βαθμίδας.

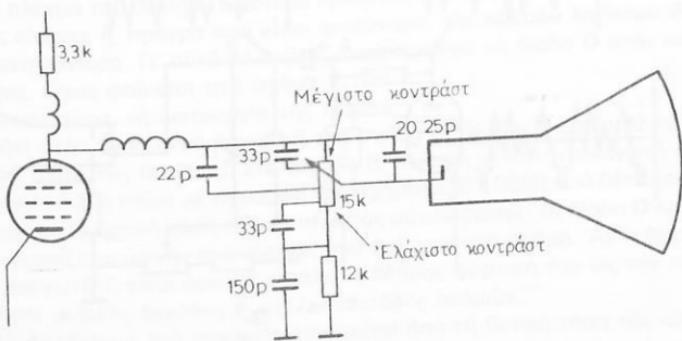

Σχ. 6.9β.

Κύκλωμα ρυθμίσεως τῆς άντιθέσεως τῆς είκονας μέ άμεση μεταβολή τοῦ πλάτους τοῦ σήματος.

Πρίν κλείσομε τήν παράγραφο, ἀς ποῦμε δυό λόγια γιά τό πλάτος τοῦ σήματος είκονας.


Οι σωλήνες είκονας, άναλογα μέ τόν τύπο τοῦ πυροβόλου καὶ τό μέγεθος τῆς άνοδικῆς τάξεως, ἔχουν τάση άποκοπῆς, πού κυμαίνεται στά δρια από -30 ώς -80 V. Τό μέγεθος τοῦ σήματος είκονας (ἀπό τή στάθμη τοῦ λευκοῦ ώς τή στάθμη τοῦ μαύρου) έξαρτᾶται από τήν κλίση τῆς χαρακτηριστικῆς τοῦ σωλήνα καὶ κυμαίνεται μεταξύ 20 - 50 V. Γιά τήν πλήρη π.χ. έκμετάλλευση τῆς χαρακτηριστικῆς τοῦ σχή-

ματος 6.8a άπαιτείται τάση σήματος είκονας $70 - 25 = 45 \text{ V}$. Έπειδή τό σήμα αύτό άντιπροσωπεύει τά 65% του όλου τηλεοπτικού σήματος, τό πλάτος του τελευταίου πρέπει νά είναι 70 V περίπου.

6.10 Η άποκατάσταση τής συνεχούς συνιστώσας.

Η μέση φωτεινότητα τής είκονας έξαρταται από τή συνεχή συνιστώσα τής τάσεως που περιέχεται στό όπτικο σήμα. Γιά τήν κανονική μεταφορά τής μέσης φωτεινότητας τής είκονας, τό όπτικό σήμα πρέπει νά ένεργει στήν εισόδο του ένισχυτή είκονας και στήν κάθοδο του είκονογράφου χωρίς άπωλεια τής συνεχούς συνιστώσας του. Επομένως, μεταξύ τής έξόδου του φωρατή και τής είσοδου του ένισχυτή είκονας, καθώς και μεταξύ τής έξόδου του ένισχυτή είκονας και τής καθόδου του είκονογράφου, δέν πρέπει κατ' άρχην νά παρεμβάλλεται πυκνωτής συζεύξεως. Άπο τόν πυκνωτή συζεύξεως δέν περνάει ή συνεχής συνιστώσα του όπτικου σήματος.


Όμως χωρίς πυκνωτή συζεύξεως μεταξύ του ένισχυτή είκονας και του είκονογράφου έμφανίζεται κάποια άλληλεξάρτηση τών ρυθμίσεων τής άντιθεσώς και τής φωτεινότητας. Η άλληλεξάρτηση αύτή άποφεύγεται μέ τή χρησιμοποίηση πυκνωτή συζεύξεως, ένω ή συνεχής συνιστώσα άποκαθίσταται μέ άλλο τρόπο.

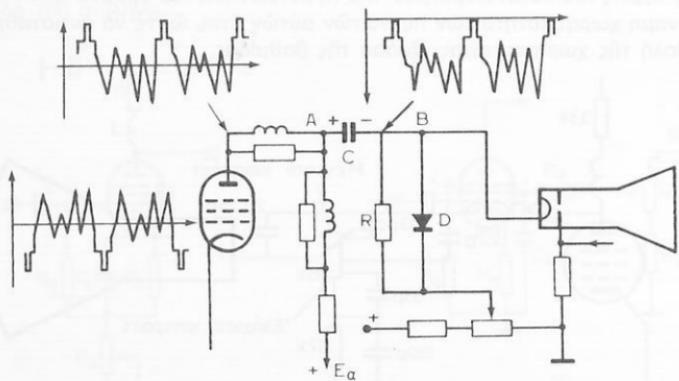

Σχ. 6.10a.

Βαθμίδα έξόδου δέκτη τηλεοράσεως μέ διόδο άποκαταστάσεως τής συνεχούς συνιστώσας του σήματος είκονας.

Στή συνδεσμολογία του σχήματος 6.10a χρησιμοποιείται πυκνωτής γιά τή μεταφορά του όπτικου σήματος από τόν ένισχυτή είκονας στόν καθοδικό σωλήνα. Στήν άνοδο του ένισχυτή και πρίν από τόν πυκνωτή συζεύξεως έμφανίζεται τό σήμα είκονας, που φαίνεται στό σχήμα 6.10β(α). Τό σήμα αύτό έχει τρία χαρακτηριστικά τμήματα. Στό τμήμα 1 ή στάθμη του καθαυτού σήματος είκονας πλησιάζει τή στάθμη τών μαύρων άναβαθμών, δηλαδή τό σήμα μεταφέρει μιά πολύ σκοτεινή είκονα. Στό τμήμα 2 ή είκόνα είναι γκρίζα και στό τμήμα 3 πολύ φωτεινή. Υστερα από τόν πυκνωτή συζεύξεως και σταν δέν θέτει ή δίοδος D, τό σήμα

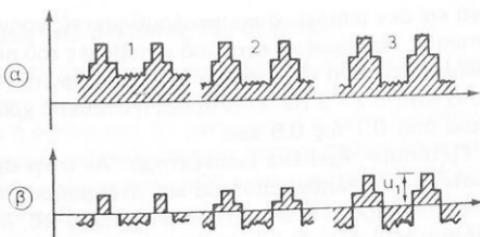

Σχ. 6.10β.

Σήμα με συνεχή συνιστώσα (a) και χωρίς συνεχή συνιστώσα (b).

παίρνει τή μορφή τοῦ σχήματος 6.10β(β). Γιά κάθε κυματομορφή 1,2 καί 3 τά διαγραμμισμένα θετικά τρίματα είναι ίσα σε έμβασδό μέ τά άρνητικά καί έπομένως συνεχής συνιστώσα δέν ύπαρχει. "Ετσι, στήν κάθοδο τοῦ σωλήνα χωρίς τή δίοδο θά έφαρμόζεται μόνο ή έναλλασσόμενη συνιστώσα τοῦ σήματος είκόνας καί ή μεσημέρι τη φωτεινότητα θά μεταφέρεται λανθασμένα, δηλαδή οι φωτεινότερες είκόνες 2 καί 3 θά άποδίδονται σκοτεινές.

Γιά τή σωστή μεταφορά τής φωτεινότητας τῆς είκόνας πρέπει οι μαύροι άναβαθμοί τῶν τριών σημάτων νά άποκτήσουν τήν ίδια στάθμη καί νά τοποθετηθοῦν κοντά στό σημείο άποκοπῆς τοῦ σωλήνα. "Η τοποθέτηση αύτή μπορεῖ νά γίνει άν κάνομε τό πλέγμα τοῦ σωλήνα λιγότερο άρνητικό, δηλαδή θετικότερο, γιά τίς φωτεινότερες είκόνες ή, πράγμα πού είναι ίσοδύναμο, τήν κάθοδο λιγότερο θετική, δηλαδή άρνητικότερη. Γι' αύτό τό σκοπό, τοποθετούμε τή δίοδο D στήν κάθοδο τοῦ σωλήνα, όπως φαίνεται στό σχήμα 6.10a.

'Εξετάζομε, τώρα, τή λειτουργία τῆς δίοδου.

"Εστω ότι στήν άνοδο τοῦ ένισχυτή τοῦ σχήματος 6.10a (σημείο A) έχομε τό σήμα 3 τοῦ σχήματος 6.10β(a). Στό σημεῖο B, δηλαδή μετά τόν πυκνωτή συζεύξεως, ένεργει τό ίδιο σήμα με τή μορφή τοῦ σχήματος 6.10β(β) πού δέν έχει συνεχή συνιστώσα. "Η θετική τάση u_1 τοῦ σήματος αύτοῦ άνοιγει τή δίοδο D καί ο πυκνωτής C φορτίζεται με τήν πολικότητα, πού φαίνεται στό σχήμα. "Άν ή χωρητικότητα τοῦ πυκνωτή C είναι άρκετά μεγάλη, ή πλήρης φόρτισή του ώς τήν τάση u_1 , θά άπαιτήσει μερικές δεκάδες ή καί έκατοντάδες παλμῶν.

"Η τάση φορτίσεως τοῦ πυκνωτή άφαιρεῖται άπό τή θετική τάση τῆς καθόδου με άποτέλεσμα νά έλαττωνεται ή πόλωση τοῦ σωλήνα. "Επειδή ή τάση φορτίσεως τοῦ πυκνωτή είναι μεγαλύτερη γιά τίς φωτεινότερες είκόνες, ή πόλωση τοῦ σωλήνα γίνεται μικρότερη γι' αύτά τά σήματα. "Ετσι, οι παλμοί συγχρονισμοῦ καί τῶν τριών σημάτων φθάνουν στήν κάθοδο τοῦ σωλήνα μέ τήν ίδια στάθμη. Αύτό ίσοδυναμεῖ με άποκατάσταση τῆς συνεχούς συνιστώσας. "Επειδή ή δίοδος με όποιαδήποτε φωτεινότητα είκόνας τοποθετεῖ τούς παλμούς συγχρονισμοῦ, έπομένως καί τούς μαύρους άναβαθμούς, στήν ίδια μαύρη στάθμη, δύνομάζεται καί «δίοδος μαύρης στάθμης».

Στά χρονικά διαστήματα μεταξύ τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ ο πυκνωτής C έκφορτίζεται μέσω τῆς άντιστάσεως R καί τῆς έσωτερικής άντιστάσεως τῆς πηγῆς τοῦ σήματος. "Άν τά μεγέθη R καί C έκλεγούν άρκετά μεγάλα, ή έκφορτιση τοῦ


πυκνωτή γίνεται άργα καί δέν μπορεῖ νά παρακολουθήσει τίς γρήγορες μεταβολές τῆς συνεχούς συνιστώσας, πού προέρχονται από μεταβολές τοῦ περιεχομένου τῆς είκόνας. "Ετσι, παρακολουθεῖ μόνο τή μεταβολή τῆς μέσης φωτεινότητας τῆς είκόνας, πού γίνεται μέ συχνότητα 2 - 3 Hz. Στήν πράξη ή σταθερά χρόνου RC έκλεγεται συνήθως στά δρια από 0,1 ώς 0,5 sec.

Τό κύκλωμα πού έξετάσαμε, έχει ένα μειονέκτημα. "Άν στήν άρχη φθάσει ένα φωτεινό σήμα καί ύστερα μεταβληθεί απότομα καί γίνει μαύρο, τό κύκλωμα, στό χρονικό διάστημα πού καθορίζεται από τή σταθερά χρόνου RC, δέν μπορεῖ νά αποκαταστήσει τή στάθμη τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ, έπειδή ο πυκνωτής C έχει μεγάλη τάση από τό προηγούμενο φωτεινό σήμα. Παρόλα αυτά τό κύκλωμα χρησιμοποιείται πλατιά στους τηλεοπτικούς δέκτες.

6.11 Ή συνδεσμολογία τοῦ είκονογράφου.

Ό καθοδικός σωλήνας τοῦ δέκτη τηλεοράσεως, έκτός από τά κυκλώματα έφαρμογής τῶν συνεχῶν τάσεων στά διάφορα ήλεκτρόδιά του, διαθέτει καί μερικά άκομη κυκλώματα, πού έχουν σκοπό νά περιορίζουν τό ρεῦμα τῆς δέσμης του, νά μήν έπιτρέπουν τήν έμφάνιση φωτεινῆς κηλίδας στήν θόρνη του κατά τήν άποσύνδεση τοῦ δέκτη καί νά έξασφαλίζουν τήν άμαύρωση τῆς θόρνης κατά τήν δριζόντια καί κατακόρυφη έπιστροφή τῆς δέσμης, δταν δέν υπάρχει τηλεοπτικό σήμα.

Θά έξετάσομε μερικά από αυτά τά κυκλώματα, πού φαίνονται στή συνδεσμολογία τοῦ είκονογράφου τοῦ σχήματος 6.11a.

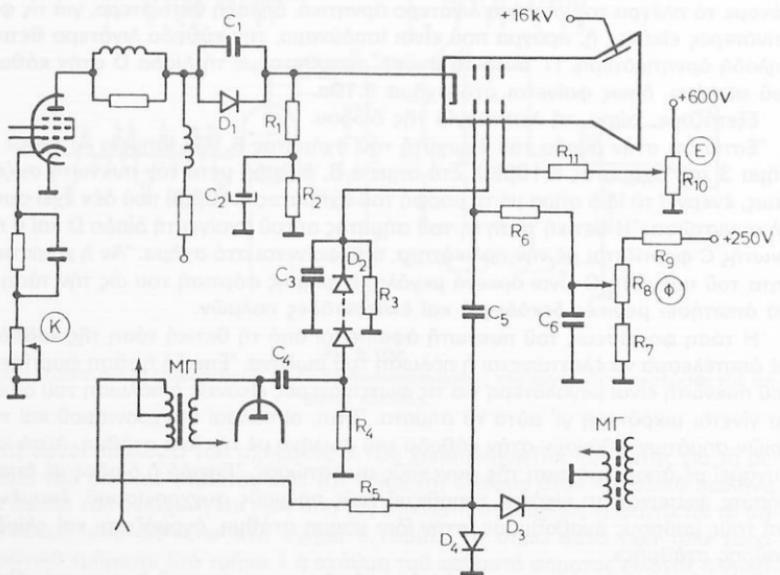

Σχ. 6.11.

Όλοκληρωμένη συνδεσμολογία τοῦ καθοδικοῦ σωλήνα ένός δέκτη τηλεοράσεως.

6.11.1 Περιορισμός τοῦ ρεύματος τῆς δέσμης.

"Οταν τὸ ρεῦμα τῆς δέσμης ἀπὸ ὅποιαδήποτε αἰτία αὐξήθει ὑπερβολικά, φθείρεται γρηγορότερα τὸ στρῶμα ἐκπομπῆς τῆς καθόδου τοῦ σωλήνα καὶ ἀκόμη κινδυνεύει ἀπὸ κάψιμο ἢ ὅθόνη του, ἃν σχηματιστεῖ σ' αὐτῇ μιὰ ἔντονη φωτεινή κηλίδα.

Γιά τὸν περιορισμό τοῦ ρεύματος τῆς δέσμης τοῦ σωλήνα καὶ τὴν ἀποτροπή ἐμφανίσεως φωτεινῆς κηλίδας στὴν ὅθόνη του προορίζεται τὸ κύκλωμα πού σχηματίζεται ἀπὸ τὴ δίοδο D_1 , τίς ἀντιστάσεις R_1 , R_2 καὶ τοὺς πυκνωτές C_1 , C_2 .

'Η κάθοδος τοῦ σωλήνα γειώνεται μέσα ἀπὸ τίς ἀντιστάσεις R_1 , R_2 ἀπὸ τίς ὁποῖες κλείνει καὶ τὸ ρεῦμα τῆς δέσμης, ἀφοῦ ἡ δίοδος δέν εἶναι ἀγώγιμη γί' αὐτό. Σέ κανονική λειτουργία ἡ δίοδος ἀγει καὶ τὸ σῆμα εἰκόνας φθάνει στὴν κάθοδο τοῦ σωλήνα: ἡ συνεχῆς συνιστώσα μέσα ἀπὸ τὴ δίοδο D_1 , καὶ ἡ ἐναλλασσόμενη μέσα ἀπὸ τὸν πυκνωτή C_1 . Μέ αὐξηση τοῦ ρεύματος τῆς δέσμης ἐπάνω ἀπὸ δρισμένο ὅριο (150 - 200 μA), ἡ πτώση τάσεως στίς ἀντιστάσεις R_1 , R_2 μεγαλώνει καὶ ἐνεργεῖ ὡς ἀρνητική πόλωση γιά νά περιορίσει, τελικά, τὸ ρεῦμα τῆς δέσμης.

6.11.2 Ἀποτροπή δημιουργίας κηλίδας.

"Οταν κλείνομε τὸ δέκτη τηλεοράσεως, παύουν ἀμέσως νά λειτουργοῦν τά τμήματα τῆς ὄριζόντιας καὶ τῆς κατακόρυφης ἀποκλίσεως τῆς δέσμης τοῦ σωλήνα. "Ομως ἡ κάθοδος εἶναι ἀκόμη θερμή καὶ ἔξακολουθεῖ γία κάποιο μικρό χρονικό διάστημα νά ἐκπέμπει ἡλεκτρόνια. 'Ἐπειδή καὶ ἡ ὑπερυψηλή τάση πέφτει ἀργά, τά ἡλεκτρόνια αὐτά ἐπιταχύνονται καὶ στὸ κέντρο τῆς ὅθόνης σχηματίζεται ἔνα πολύ ἰσχυρό φωτεινό στίγμα. Τό στίγμα αὐτό μπορεῖ σιγά - σιγά νά κάψει τὴν ὅθόνη σ' ἐκεῖνο τὸ σημεῖο καὶ νά δημιουργηθεῖ μιὰ μαύρη κηλίδα, πού ποτέ πιά δέν ἔξαφανίζεται.

Στό σχῆμα 6.11a ὁ ἡλεκτρολυτικός πυκνωτής C_2 (30 μF) φορτίζεται μέσω τῆς διόδου D_1 ὅταν ὁ δέκτης ἐργάζεται. Μέ τό κλείσιμο τοῦ δέκτη, ἡ τάση στὸ δόργο πλέγμα τοῦ σωλήνα μηδενίζεται, ἐνῶ ἡ τάση στὴν κάθοδο διατηρεῖται ὅσο ὁ πυκνωτής παραμένει φορτισμένος. "Ετσι, ὁ σωλήνας εἶναι πολωμένος σὲ δυναμικό μεγαλύτερο ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς ἀποκοπῆς καὶ τά ἡλεκτρόνια δέν μποροῦν νά φθάσουν στὴν ὅθόνη. 'Ο πυκνωτής μπορεῖ νά ἐκφορτισθεῖ μόνο μέσω τῆς σχετικά μεγάλης ἀντιστάσεως R_2 (560 k Ω), ἀφοῦ ἡ δίοδος D_1 , ἐμποδίζει τὴν ἐκφόρτισή του ἀπὸ ὅποιοδήποτε ἄλλο δρόμο. 'Η σταθερά χρόνου τοῦ κυκλώματος R_2C_2 εἶναι ὑπολογισμένη ἔτσι, ὥστε ἡ ἐκφόρτιση τοῦ πυκνωτῆς νά γίνει σὲ τόσο χρονικό διάστημα, ὅσο χρειάζεται γιά νά σταματήσει ἡ ἐκπομπή τῆς καθόδου τοῦ σωλήνα ὑστερά ἀπὸ τό κλείσιμο τοῦ δέκτη.

6.11.3 Ἀμαύρωση γραμμῶν ἐπιστροφῆς.


'Η ἡλεκτρονική δέσμη τοῦ καθοδικοῦ σωλήνα ἀποκόπτεται κατά τὴν ὄριζόντια καὶ κατακόρυφη ἐπιστροφή της μέ τὴ βοήθεια τῶν ἀντιστοίχων παλμῶν ἀμαυρώσεως, πού μεταφέρει τό τηλεοπτικό σῆμα καὶ πού ἐνεργοῦν στὴν κάθοδο τοῦ σωλήνα. 'Υπάρχει ὅμως πιθανότητα νά φανοῦν οἱ ἐπιστροφές τῆς δέσμης ὅταν ἡ φωτεινότητα τῆς εἰκόνας εἶναι μεγάλη ἢ ἡ ἀντίθεση μικρή. 'Ακόμη, γραμμές ἐπιστροφῆς θά φαίνονται ὅταν δέν ὑπάρχει τηλεοπτικό σῆμα. Γιά τὴν ἀποφυγή τῆς ἐμφανίσεως γραμμῶν ἐπιστροφῆς, οἱ δέκτες τηλεοράσεως διαθέτουν κυκλώματα πού μαυρίζουν τὴν ὅθόνη κατά τὴν ἐπιστροφή τῆς δέσμης καὶ πού λειτουργοῦν ἀνε-

ξάρτητα άπό το ጽν ύπάρχει ή όχι τη λεοπατικό σήμα.

Στή συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 6.11α ή άμαύρωση τῶν ἐπιστροφῶν τῆς δέσμης ἔξασφαλίζεται μέ το κύκλωμα πού ἀποτελεῖται ἀπό τίς διόδους D_3, D_4 τήν ἀντίσταση R_5 καὶ τὸν πυκνωτή C_5 . Ἡ βασική φωτεινότητα τῆς εἰκόνας ρυθμίζεται μέ τό κύκλωμα πού σχηματίζουν οἱ ἀντιστάσεις R_6, R_7, R_9 , τό ποτανοσιόμετρο H_8 καὶ ὁ πυκνωτής C_6 . Τό πλέγμα ἐπιταχύνσεως τοῦ σωλήνα τροφοδοτεῖται μέ τάση 400 - 500 V πού δημιουργεῖται μέ ἀνόρθωση τῶν παλμῶν σαρώσεως πλαισίων ἀπό τὸν ἀνορθωτή D_2 . Ἡ τέτοια τροφοδότηση τοῦ πλέγματος ἐπιταχύνσεως ἔχει ἔνα πλεονέκτημα. "Οταν τό τμῆμα τῆς κατακόρυφης σαρώσεως τοῦ δέκτη πάθει κάποια βλάβη, ή τάση στό ἡλεκτρόδιο αὐτό τοῦ σωλήνα ἐλαττώνεται καὶ ἀποκλείεται ἡ δυνατότητα ἐμφανίσεως στήν ὄθόνη μιᾶς φωτεινῆς δριζόντιας γραμμῆς πού μπορεῖ νά προκαλέσει τό κάψιμο τῆς φθορίζουσας ὑλῆς. Τέλος, μέ τή βοήθεια τοῦ ποτανοσιόμετρου R_{10} ρυθμίζεται ή τάση τροφοδοτήσεως τοῦ ἡλεκτροδίου ἐστιάσεως τοῦ σωλήνα γιά τή σμίκρυνση τοῦ φωτεινοῦ στίγματος στήν ὄθόνη του.

6.12 Ἐνισχυτής εἰκόνας μέ τρανζίστορ.

Οι ἐνισχυτές εἰκόνας μέ τρανζίστορ δέ διαφέρουν βασικά ἀπό τούς ἀντίστοιχους ἐνισχυτές μέ λυχνίες. Γιά τήν ἐπέκταση τῆς ζώνης διελεύσεως τόσο στίς ὑψηλότερες ὅσο καὶ στίς χαμηλότερες συχνότητες, χρησιμοποιεῖται ἡ ἀρνητική ἀνασύζευξη ρεύματος, ή σύνδεση φίλτρων RC καὶ ἡ ἀπλή ἡ σύνθετη ἀντιστάθμιση μέ αύτεπαγωγές.

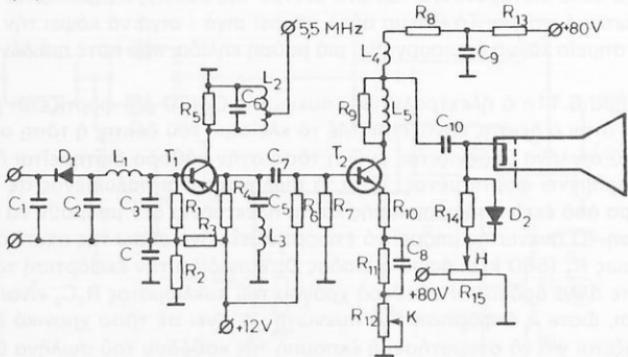

Σχ. 6.12.

Όλοκληρωμένη συνδεσμολογία ἐνισχυτή εἰκόνας μέ τρανζίστορ (τό πρώτο τρανζίστορ εἶναι προσαρμοστής ἀντιστάσεων).

"Ἄς ἔξετάσομε μιά ὀλοκληρωμένη συνδεσμολογία ἐνισχυτή εἰκόνας πού χρησιμοποιεῖται σέ δέκτες τηλεοράσεως μέ τρανζίστορ (σχ. 6.12).

Ἡ βασική ἐνίσχυση τοῦ σήματος γίνεται στή δεύτερη βαθμίδα καὶ, ἐπειδή ἡ ἀντίσταση εἰσόδου τῆς εἶναι μικρή, χρησιμοποιεῖται τό τρανζίστορ T_1 , γιά τήν προσαρμογή τῆς μέ τήν ἀντίσταση ἔξόδου τοῦ φωρατή D_1 . Ἡ πόλωση τῆς βάσεως τοῦ τρανζίστορ T_1 , πού καθορίζει καὶ τήν τάξη λειτουργίας του, πραγματοποιεῖται μέ τό

διαιρέτη τάσεως R_2 , R_3 . Στό συλλέκτη συνδέεται τό κυμαινόμενο κύκλωμα L_2 , C_6 γιά τό διαχωρισμό τής ύπενδιάμεσης συχνότητας ήχου τών 5,5 MHz. Γιά τή συχνότητα αύτή ό όκπομπος είναι σχεδόν γειωμένος, άρνητική άνασύζευξη δέ γίνεται και έπομένως έξασφαλίζεται κάποια ένίσχυση τοῦ σήματος ήχου. Ή γείωση τοῦ έκπομποῦ γίνεται μέ τό κύκλωμα L_3 , C_5 πού είναι κυματοπαγίδα διαρροής γιά τή συχνότητα τών 5,5 MHz.

Από τήν άντισταση φορτίου R_4 τοῦ τρανζίστορ T_1 τό σήμα είκόνας μέ άρνητική πολικότητα, δόηγεται στή βάση τοῦ τρανζίστορ T_2 πού είναι τύπου NPN. Ή βαθμίδα αύτή χρησιμοποιεῖ μικτή άντιστάθμιση μέ τίς αύτεπαγγές L_4 και L_5 γιά τήν έπέκταση τής καμπύλης άποκρίσεως στίς ύψηλότερες συχνότητες. Τό σήμα είκόνας μέ θετική πολικότητα έφαρμόζεται στήν κάθοδο τοῦ σωλήνα μέσα άπό τόν πυκνωτή συζεύξεως C_{10} . Από τήν πηγή τής θετικής τάσεως έξασφαλίζεται ή τροφοδότηση τής καθόδου τοῦ σωλήνα μέσω τοῦ ποτανσιομέτρου R_{15} , πού είναι και ο ρυθμιστής τής βασικής φωτεινότητας τής είκόνας. Ή μαύρη στάθμη διατηρεῖται μέ τή βοήθεια τής διόδου D_2 .

Η ρύθμιση τής άντιθέσεως γίνεται μέ μεταβολή τοῦ ποσοστοῦ τής άνασυζεύξεως μέσα άπό τήν άντισταση R_{12} πού συνδέεται στόν έκπομπό τής βαθμίδας έξόδου. Τό κύκλωμα άπό τήν R_{11} και τόν C_8 είναι διορθωτικό τής καμπύλης άποκρίσεως στήν ύψηλότερη περιοχή συχνοτήτων. Στίς ύψηλότερες συχνότητες ή άντισταση τοῦ κυκλώματος αύτοῦ έλαττώνεται, τό ποσοστό άνασυζεύξεως μικραίνει και ή ένίσχυση μερικῶς μεγαλώνει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

7.1 Έξαγωγή τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ.


Γνωρίζομε ότι διαφορετικά της λειτουργίας τῶν ταλαντωτῶν σαρώσεως τοῦ δέκτη τηλεοράσεως μέ τή λειτουργία τῶν ἀντίστοιχων ταλαντωτῶν τοῦ εἰκονολήπτη ἔξασφαλίζεται μέ τή βοήθεια τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ πού περιέχονται στό τηλεοπτικό σῆμα. Γιά νά ἐκτελέσουν οἱ παλμοί αὐτοὶ τόν προορισμό τους πρέπει πρῶτα νά ἔχαχθοῦν ἀπό τό τηλεοπτικό σῆμα, στή συνέχεια νά διαχωρισθοῦν σε παλμούς συγχρονισμοῦ γραμμῶν καὶ σέ παλμούς συγχρονισμοῦ πλαισίων καὶ ὑστερα νά ἐφαρμοσθοῦν στούς ἀντίστοιχους ταλαντωτές σαρώσεως. Οἱ ἐργασίες αὐτές γίνονται στό τμῆμα συγχρονισμοῦ τοῦ δέκτη.

Οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ καὶ τό σῆμα εἰκόνας, ὡς συστατικά μέρη ὀλόκληρου τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος, ἔχουν διαφορετικό πλάτος. Οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ εἶναι τοποθετημένοι ἐπάνω στούς παλμούς ἀμαυρώσεως καὶ ἀντιπροσωπεύουν τά 25% τοῦ πλάτους ὀλόκληρου τοῦ σύνθετου σήματος. Στό γεγονός αὐτό, δηλαδή στή διαφορά πλάτους τῶν συγχρονιστικῶν παλμῶν καὶ τοῦ καθαυτό σήματος εἰκόνας, στηρίζεται ἡ ἔξαγωγή τῶν παλμῶν ἀπό τό σύνθετο σῆμα.

Ἡ ἔξαγωγή τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ ἀπό τό τηλεοπτικό σῆμα γίνεται μέ τή βοήθεια εἰδικῆς βαθμίδας, πού συναντᾶται στήν ξένη βιβλιογραφία μέ τίς ὄνομασίες: βαθμίδα ἔξαγωγῆς ή συλλογῆς ή διαχωρισμοῦ παλμῶν. Στήν Ἑλλάδα ἐπεκράτησε ἡ ὄνομασία «βαθμίδα διαχωρισμοῦ παλμῶν» ή ἀπλῶς «διαχωρίστρια βαθμίδα» τήν διόποια ὄνομασία θά διατηρήσομε στά παρακάτω.


Τό κύκλωμα μιᾶς διαχωρίστριας βαθμίδας μέ τριοδική λυχνία φαίνεται στό σχῆμα 7.1a (α) καὶ ἡ γραφική παράσταση τῆς λειτουργίας τῆς στό σχῆμα 7.1a (β). Στήν ούσια πρόκειται γιά ἔναν περιοριστή πλάτους ή καλύτερα γιά ἔναν φαλιδιστή παλμῶν. Στήν ἀρχική κατάσταση, δηλαδή ὅταν ἡ βαθμίδα δέ διεγείρεται, ἡ λυχνία δέν ἔχει πόλωση. Μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος, πού ἔχει θετική πολικότητα, οἱ κορυφές τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ δόηγοῦν τό πλέγμα σέ θετικό δυναμικό.

Ἐμφανίζεται τότε ρεῦμα πλέγματος καὶ ὁ πυκνωτής συζεύξεως C_c φορτίζεται γρήγορα μέσα ἀπό τή μικρή ($1 - 2 \text{ k}\Omega$) ἐσωτερική ἀντίσταση πλέγματος - καθόδου τῆς ἀγώγιμης λυχνίας Λ_t . Στό χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ, ὁ πυκνωτής C_c δέν προλαβαίνει νά ἐκφορτισθεῖ μέσα ἀπό τη μεγάλη ($1 - 2 \text{ M}\Omega$) ἀντίσταση διαρροῆς R_c καὶ τό πλέγμα ἀποκτᾶ ἀρνητική τάση πολώσεως, ἡ διόποια μετατοπίζει πρός τά ἀριστερά τό σημεῖο λειτουργίας ἐπάνω στή χαρακτηριστική πλέγματος τῆς λυχνίας. "Υστερα ἀπό μερικούς κύκλους λειτουργίας τῆς διαχωρίστριας, δημιουργεῖται μιά κατάσταση δυναμικῆς ίσορροπίας,

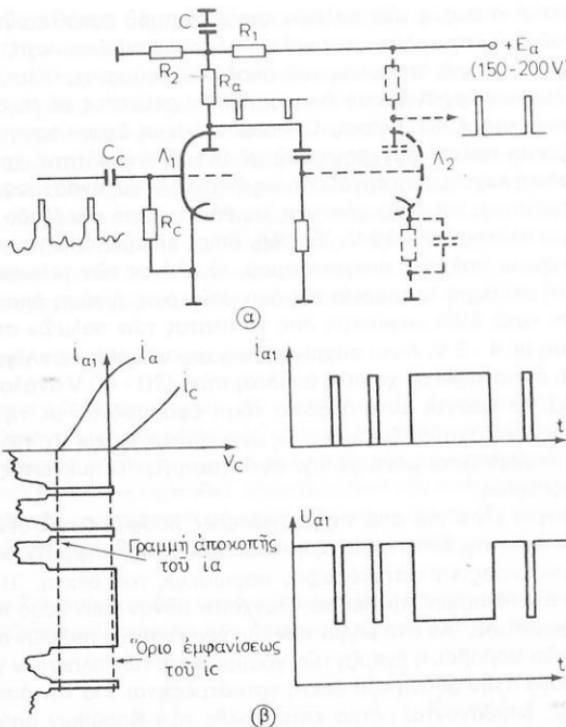

Σχ. 7.1α.

Κύκλωμα διαχωρίστριας παλμών συγχρονισμού και γραφική παράσταση της λειτουργίας της.

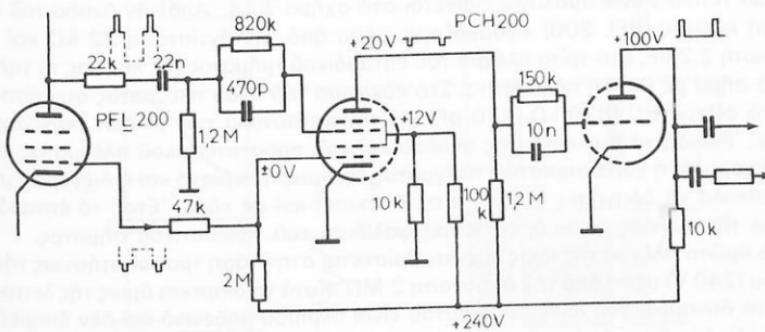

Σχ. 7.1β.

Διαχωριστής παλμών μέ τήν πολλαπλή λυχνία PCH 200.

κατά τήν όποια οι κορυφές τών παλμών συγχρονισμοῦ τοποθετούνται στό όριο έμφανσεως τοῦ ρεύματος πλέγματος καί οι παλμοί άμαυρώσεως μέ τό σῆμα είκονας πέρα ἀπό τή γραμμή ἀποκοπῆς τοῦ ἀνοδικοῦ ρεύματος. "Ετοι, στό ἀνοδικό κύκλωμα τῆς λυχνίας έμφανίζονται θετικοί παλμοί ρεύματος μέ συχνότητα γραμμών καί πλαισίων καί μέ τὸ πλάτος. Οι παλμοί τάσεως ἔχουν ἀρνητική πολικότητα. "Αν χρειάζονται παλμοί συγχρονισμοῦ μέ θετική πολικότητα, χρησιμοποιεῖται μιά ἀκόμη τριοδική λυχνία, πού ἐργάζεται ως ἐνισχυτής καί ἀναστροφέας φάσεως.

"Η τάση διεγέρεως τῆς διαχωρίστριας λαμβάνεται ἀπό τήν ἔξοδο τοῦ ἐνισχυτῆς εἰκόνας καί ἔχει πλάτος 30 - 40 V. "Ἐπειδή, δῆπας εἴπαμε, ἀπό τήν τάση αὐτή τά 25% ἀνήκουν στούς παλμούς συγχρονισμοῦ, τό πλάτος τῶν τελευταίων θά είναι 8 - 10 V. Γιά τή σταθερή λειτουργία τῆς διαχωρίστριας, ἡ τάση ἀποκοπῆς τῆς λυχνίας ἐκλέγεται κατά 50% μικρότερη ἀπό τό πλάτος τῶν παλμών συγχρονισμοῦ, δηλαδή είναι ἵση μέ 4 - 5 V. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ χαρακτηριστική πλέγματος τῆς λυχνίας πρέπει νά ἀντιστοιχεῖ σέ χαμηλή ἀνοδική τάση (20 - 40 V ἀνάλογα μέ τόν τύπο τῆς λυχνίας). "Η χαμηλή αὐτή ἀνοδική τάση ἐφαρμόζεται μέ τή βοήθεια τοῦ διαιρέτη τάσεως, πού σχηματίζεται ἀπό τίς ἀντιστάσεις R_1 , καί R_2 . Πολλές φορές ἡ ἀνοδική τάση ὑποβιβάζεται μόνο μέ τήν ἀντίσταση R_1 . "Ο πυκνωτής C είναι ἔνας πυκνωτής ἀποζέυξεως.

"Η διαχωρίστρια είναι μία ἀπό τίς βασικότερες βαθμίδες τοῦ δέκτη τηλεοράσεως. Ἀπό τήν καλή της λειτουργία ἔχαρτάται ὁ σωστός συγχρονισμός τῶν ταλαντωτῶν τῆς δριζόντιας καί κατακόρυφης σαρώσεως τοῦ δέκτη. "Η ἔναρξη τῶν γραμμών καί τῶν πλαισίων πρέπει νά ἐλέγχεται μόνον ἀπό τούς πραγματικούς παλμούς συγχρονισμοῦ. "Αν στό μίγμα τῶν συγχρονιστικῶν παλμών περιέχονται ἴσχυροί καί τυχαῖοι θόρυβοι, ἡ ἔναρξη τῶν γραμμών καί τῶν πλαισίων γίνεται παράκαιρα καί ἡ εἰκόνα στήν ὅθόνη τοῦ δέκτη καταστρέφεται. Γιά τήν ἀποφυγή τῆς ἀνωμαλίας αὐτῆς, λαμβάνονται μέτρα καταστολῆς τῶν θορύβων ἀπό τή βαθμίδα διαχωρισμοῦ τῶν παλμών.

Στούς σύγχρονους δέκτες τηλεοράσεως χρησιμοποιούνται εἰδικές πολλαπλές λυχνίες, δῆπας ἡ τριοδική - ἐπτασιδική PCH 200, πού διαχωρίζουν τούς παλμούς συγχρονισμοῦ ἀπό τό σῆμα εἰκόνας, καταστέλλουν τούς παρενοχλητικούς θορύβους καί ἔπειτα ἐνισχύουν τό συγχρονιστικό σῆμα.

Μία τέτοια συνδεσμολογία φαίνεται στό σχῆμα 7.1β. "Από τήν ἄνοδο τοῦ ἐνισχυτῆς εἰκόνας (PFL 200) ἐφαρμόζομε, μέσα ἀπό τήν ἀντίσταση 22 k Ω καί τόν πυκνωτή 2,2 nF, στό τρίτο πλέγμα τοῦ ἐπτασιδικοῦ τμήματος τῆς λυχνίας τό τηλεοπτικό σῆμα μέ θετική πολικότητα. Στό κύκλωμα τοῦ ἵδιου πλέγματος συναντοῦμε καί τό φίλτρο RC (820 k Ω , 470 pF) γιά τήν καταστολή τῶν μικρῶν παρενοχλήσεων. "Ἐπειδή τά δυναμικά τῆς ἀνόδου καί τοῦ προστατευτικοῦ πλέγματος είναι πολύ χαμηλά, ἡ χαρακτηριστική πλέγματος ἔχει μικρή περιοχή καί ἡ διέγερση μπορεῖ εύκολα νά δόηγησει τή λυχνία σέ ἀποκοπή καί σέ κόρο. "Ετοι, τό ἐπτασιδικό τμῆμα τῆς λυχνίας κάνει ἀμφίπλευρη ψαλίδιση τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος.

Τό πρώτο πλέγμα τῆς ἵδιας λυχνίας βρίσκεται στήν τάση τροφοδοτήσεως τῆς ἀνόδου (240 V) μέσα ἀπό τήν ἀντίσταση 2 M Ω . Κατά τή διάρκεια ὅμως τῆς λειτουργίας τό δυναμικό τοῦ πλέγματος αὐτοῦ είναι περίπου μηδενικό καί δέν ἐπηρεάζει τό ἀνοδικό ρεῦμα τῆς λυχνίας. Στό ἵδιο πλέγμα δόηγεῖται μέσα ἀπό τήν ἀντίσταση τῶν 47 k Ω καί τηλεοπτικό σῆμα μέ ἀρνητική πολικότητα, πού λαμβάνεται ἀπό τό πλέγμα τοῦ ἐνισχυτῆς εἰκόνας, δηλαδή ἀπό τήν ἔξοδο τοῦ φωρατῆ εἰκόνας. Τό πλά-


τος του άρνητικού αύτού σήματος είναι μικρό και δέν άποκόπτει τό άνοδικό ρεῦμα της λυχνίας. "Όταν δημιουργείται άρνητικοί παλμοί θόρυβοι, πού ξεπερνούν σέ πλάτος τους παλμούς συγχρονισμού, ή λυχνία άποκόπτεται και οι θόρυβοι καταπινίγονται. Μόλις οι θόρυβοι παύσουν, ή λυχνία άνοιγει και οι κανονικοί παλμοί συγχρονισμού περνούν άπό τό τρίτο πλέγμα στήν άνοδο.

Τώρα οι φαλιδισμένοι και άπό τίς δύο πλευρές παλμοί συγχρονισμού έφαρμόζονται στό τριοδικό τμήμα της λυχνίας γιά ένισχυση. Στό κύκλωμα πλέγματος και αύτής της λυχνίας συναντούμε ένα άκομη φίλτρο RC (150 kΩ, 10 nF) καταστολής θορύβων. Από τήν άνοδο τού τριοδικού τμήματος οι συγχρονιστικοί παλμοί άδηγούνται στά κυκλώματα διαφορίσεως και όλοκληρώσεως, δημιουργούνται σέ παλμούς συγχρονισμού γραμμών και πλαισίων.

7.2 Η έξαγωγή τῶν παλμῶν μέ τρανζίστορ.

Η λειτουργία τῶν διαχωριστῶν μέ τρανζίστορ δέ διαφέρει σημαντικά άπό τή λειτουργία τῶν άντιστοίχων μέ λυχνίες. Η συνδεσμολογία πρέπει νά είναι τέτοια, ώστε τό τρανζίστορ νά άγει μόνο μέ τούς παλμούς συγχρονισμού. Ο τύπος τού τρανζίστορ πού θά χρησιμοποιηθεῖ, έχαρταται άπό τήν πολικότητα τού έφαρμοζούμενου στήν είσοδο τηλεοπτικού σήματος. Μέ σήμα άρνητικής πολικότητας πρέπει νά χρησιμοποιηθεῖ τρανζίστορ PNP και μέ σήμα θετικής πολικότητας τρανζίστορ NPN.

Στό σχήμα 7.2 φαίνεται ένα άπλο κύκλωμα διαχωριστῆ παλμῶν μέ τρανζίστορ τύπου PNP. "Όταν στήν είσοδο δέν έφαρμόζεται τηλεοπτικό σήμα, τό ρεῦμα βά-

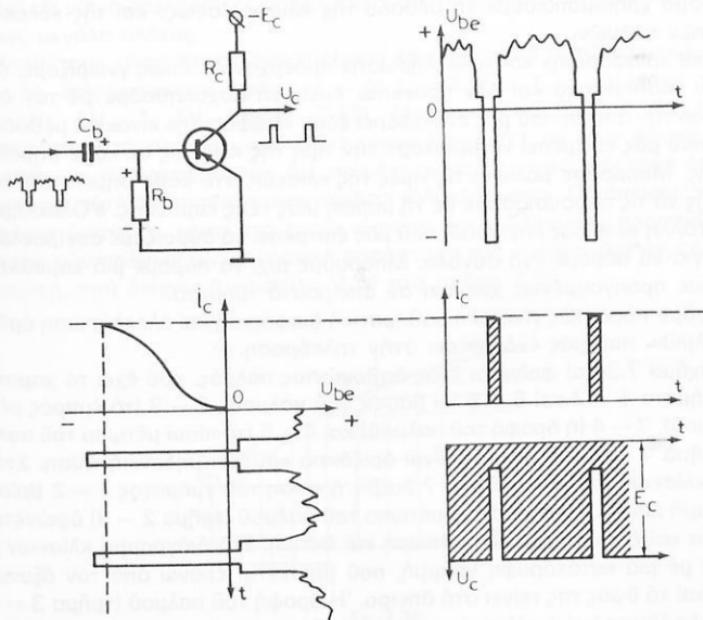

Σχ. 7.2.

Κύκλωμα διαχωριστῆ παλμῶν μέ τρανζίστορ και ή γραφική παράσταση τής λειτουργίας του.

σεως είναι μηδενικό καί τό τρανζίστορ κλειστό. Μέ τήν έφαρμογή τού σήματος, πού ἔχει άρνητική πολικότητα, τό τρανζίστορ ἀνόιγει καί ὁ πυκνωτής συζεύξεως C_b φορτίζεται γρήγορα μέ το ρεῦμα βάσεως (ἡ ἐσωτερική ἀντίσταση βάσεως - ἐκπομπού στό ἀγώνιμο τρανζίστορ είναι πολύ μικρή). Ἐπειδή στό χρονικό διάστημα μεταξύ τῶν συγχρονιστικῶν παλμῶν ὁ πυκνωτής C_b δέν προλαβαίνει νά ἑκφορτισθεῖ ἀπό τή μεγάλη σχετικά ἀντίσταση R_b , ἡ τάση φορτίσεως μεταθέτει τό σημεῖο λειτουργίας τοῦ τρανζίστορ πρός τήν περιοχή τῶν θετικῶν δυναμικῶν τῆς βάσεως. Ἡ τάξη λειτουργίας ἐκλέγεται ἔτσι, ὥστε τό τρανζίστορ νά ἔξασφαλίζει ἀμφιπλευρη φαλίδιση τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος. "Οταν ἀποκόπτεται τό ρεῦμα τοῦ συλλέκτη, οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ ἀπαλλάσσονται ἀπό τό περιεχόμενο τῆς εἰκόνας καί ὅταν τό ἴδιο ρεῦμα φθάνει στόν κόρο, οἱ κορυφές τῶν παλμῶν φαλιδίζονται.

7.3 Διαφόριση καί ὄλοκλήρωση παλμῶν.


Τό μίγμα τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ, πού ἔμφανίζεται στήν ἔξοδο τοῦ διαχωριστῆ, δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ ἀμεσα γιά τό συγχρονισμό τῶν ταλαντωτῶν σαρώσεως γραμμῶν καί πλαισίων τοῦ δέκτη. "Αν οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ γραμμῶν ἔφαρμοσθοῦν στόν ταλαντωτή πλαισίων, ὁ συγχρονισμός καταστρέφεται. Τό ἴδιο συμβαίνει καί ὅταν οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ πλαισίων ἔφαρμοσθοῦν στόν ταλαντωτή γραμμῶν. "Ετσι, γιά τό συγχρονισμό τῶν ταλαντωτῶν σαρώσεως τοῦ δέκτη πρέπει τό μίγμα τῶν συγχρονιστικῶν παλμῶν νά διαχωρισθεῖ πρώτα σέ παλμούς συγχρονισμοῦ γραμμῶν καί παλμούς συγχρονισμοῦ πλαισίων. Γι' αὐτό τό διαχωρισμό χρησιμοποιοῦμε τή μέθοδο τῆς «διαφορίσεως» καί τῆς «όλοκληρώσεως» τῶν παλμῶν.

Οἱ όροι «διαφόριση» καί «όλοκλήρωση» προέρχονται, ὥστα γνωρίζομε, ἀπό τά ἀνώτερα Μαθηματικά καί δέν πρόκειται ἔμεις νά ἀσχοληθούμε μέ τόν δρισμό τους. Ἀπό τήν ἀποψη πού μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ, «διαφόριση» είναι μιά μέθοδος λογισμοῦ πού μᾶς ἐπιτρέπει νά βρίσκομε τήν τιμή τῆς κλίσεως σέ κάθε σημεῖο μᾶς καμπύλης. Μποροῦμε μάλιστα τίς τιμές τῆς κλίσεως στό κάθε σημεῖο τῆς καμπύλης αὐτῆς νά τίς παρουσιάσομε μέ τή μορφή μᾶς νέας καμπύλης. «Όλοκλήρωση» είναι μιά ἄλλη μέθοδος λογισμοῦ, πού μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀθροίζομε ἀπειροελάχιστα μεγέθη γιά νά πάρομε ἔνα σύνολο. Μποροῦμε π.χ. νά πάρομε μιά καμπύλη, πού τήν εἶχαμε προηγουμένως χωρίσει σέ ἀπειροστά τμήματα.

"Ἄς δούμε τώρα πῶς γίνεται ἡ μαθηματική διαφόριση καί ὄλοκλήρωση ὄρθογωνίνων παλμῶν, πού μᾶς ἐνδιαφέρει στήν τηλεόραση.

Στό σχήμα 7.3α(α) φαίνεται ἔνας ὄρθογώνιος παλμός, πού ἔχει τά χαρακτηριστικά τμήματα 1 – 2 καί 5 – 6 (οἱ βάσεις τοῦ παλμοῦ), 2 – 3 (τό ἐμπρός μέτωπο τοῦ παλμοῦ), 3 – 4 (ἡ ὄροφή τοῦ παλμοῦ) καί 4 – 5 (τό πίσω μέτωπο τοῦ παλμοῦ).

Τό τμῆμα 1 – 2 τοῦ παλμοῦ είναι ὄριζόντιο καί ἔχει μηδενική κλίση. Στό διάγραμμα κλίσεων τοῦ παλμοῦ [σχ. 7.3α(β)] ἡ κλίση τοῦ τμήματος 1 – 2 βρίσκεται στή γραμμή μηδέν. Τό μπροστινό μέτωπο τοῦ παλμοῦ (τμῆμα 2 – 3) ύψωνεται κατακόρυφα καί ἡ κλίση του είναι ἀπειρη καί θετική. Στό διάγραμμα κλίσεων παριστάνεται μέ μιά κατακόρυφη γραμμή, πού βρίσκεται ἐπάνω ἀπό τόν ἄξονα τῶν χρόνων καί τό υψος τῆς τείνει στό ἀπειρο. Ἡ ὄροφή τοῦ παλμοῦ (τμῆμα 3 – 4) εἶναι πάλι ὄριζόντια καί ἡ κλίση της μηδενική. Τό πίσω μέτωπο τοῦ παλμοῦ (τμῆμα

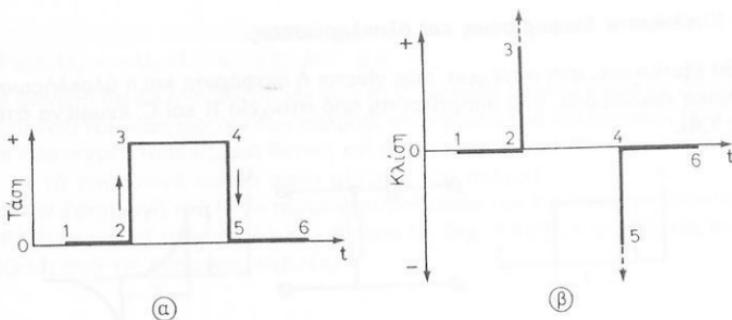


Σχ. 7.3α.
Μαθηματική διαφόριση όρθογώνιου παλμοῦ.

4 – 5) πέφτει κατακόρυφα καί ή κλίση του θεωρεῖται άρνητική. Στό διάγραμμα κλίσεων παριστάνεται μέ μια κατακόρυφη γραμμή, πού τό ύψος της τείνει στό άπειρο από τό κάτω μέρος τοῦ ξένα τῶν χρόνων. Τέλος, τό τμῆμα 5 – 6 τοῦ παλμοῦ ἔχει πάλι κλίση μηδενική.

Έτσι, μέ τή μαθηματική διαφόριση ἐνός όρθογωνίου παλμοῦ παίρνομε δύο άπειρως στενούς όρθογωνίους παλμούς, πού ἔχουν άπειρως μεγάλο πλάτος καί μποροῦν νά παρασταθοῦν μέ δύο άπλεξ κάθετες γραμμές άντιθετης κατευθύνσεως. Θά δοῦμε παρακάτω ὅτι ή ήλεκτρική διαφόριση όρθογωνίων παλμῶν δέν μπορεῖ νά μᾶς δώσει τασικές αίχμες, πού νά εἶναι άπειρως στενές καί νά ἔχουν άπειρως μεγάλο πλάτος.


‘Υποθέτομε τώρα ὅτι σέ ἔνα κύκλωμα ἐφαρμόζονται οι τασικοί παλμοί V_0 , V_1 , V_2 , ..., V_n στίς χρονικές στιγμές t_0 , $t_1 = \Delta t$, $t_2 = 2 \Delta t$, ..., $t_n = n \Delta t$ καί μέ προσαυξήσεις ΔV_1 , ΔV_2 , ..., ΔV_n (σχῆμα 7.3β). Μποροῦμε νά βροῦμε τήν τάση, πού ἐφαρμόζεται στό κύκλωμα σέ κάποια χρονική στιγμή t , ἀν στόν άρχικό παλμό V_0 προσθέσσομε τίς προσαυξήσεις ΔV , πού ἔγιναν στό χρονικό διάστημα από 0 ὡς t . Ή ἔργασία αύτή ἀνταποκρίνεται στόν όρο «όλοκλήρωση». Γιά άπειρως μικρά χρονικά διαστήματα Δt , μέσα στά δύοια γίνονται άπειροελάχιστες προσαυξήσεις τοῦ πλάτους τῶν παλμῶν ΔV , ή χρονική παράσταση τῆς ἐφαρμοζόμενης τάσεως ἔχει τή μορφή, πού δείχνει ή καμπύλη $V(t)$ στό σχῆμα 7.3β.

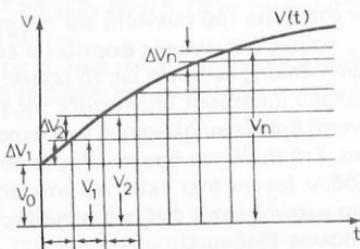

Σχ. 7.3β.
Μαθηματική ολοκλήρωση παλμῶν.

7.4 Κυκλώματα διαφορίσεως και όλοκληρώσεως.

Θά έξετασμε, στή συνέχεια, πώς γίνεται ή διαφόριση και ή όλοκλήρωση μέ ή-λεκτρικά κυκλώματα, πού άπαρτίζονται από στοιχεία R και C, ένωμένα στή σειρά (σχ. 7.4).

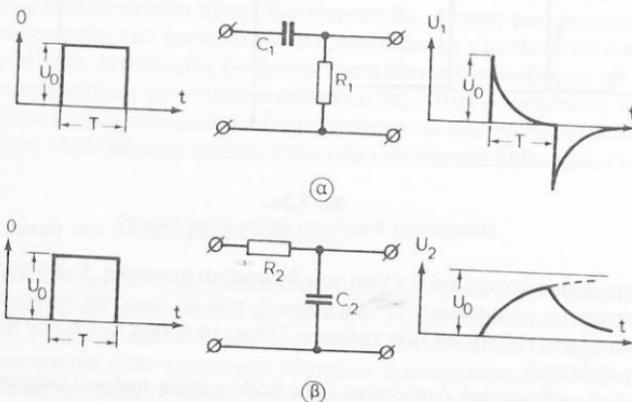

Σχ. 7.4.
Κυκλώματα διαφορίσεως και όλοκληρώσεως μέ τίς κυματομορφές τῶν τάσεων έξόδου.

Τά κυκλώματα διαφορίσεως [σχ. 7.4(a)] και όλοκληρώσεως [σχ. 7.4(b)] πήραν τίς ονομασίες αύτές από τήν ικανότητά τους νά δίνουν στήν έξοδο τάση μέ μορφή, πού νά άντιστοιχεῖ προσεγγιστικά πρός τή διαφόριση ή τήν όλοκλήρωση τῆς τάσεως είσοδου.

"Αν στό κύκλωμα διαφορίσεως έφαρμόσομε όρθογώνιο παλμό μέ πλάτος U_0 και διάρκεια T , στήν έξοδο θά πάρομε τήν τάση U_1 [σχ. 7.4(a)]. Μπορούμε εύκολα νά δικαιολογήσομε τή μορφή τῆς τάσεως έξοδου U_1 .

Κατά τήν έφαρμογή τού μπροστινού μετώπου τοῦ παλμοῦ (άπότομη άνυψωση τῆς τάσεως), ό πυκνωτής εἶναι σχεδόν βραχυκυκλωμένος και όλοκληρη ή τάση έμφανίζεται στά άκρα τῆς άντιστάσεως R . Στή διάρκεια τῆς όροφής τού παλμοῦ, ό πυκνωτής φορτίζεται σιγά - σιγά ώς τήν τάση U_0 . Επειδή σέ κάθε χρονική στιγμή τό άθροισμα τῶν τάσεων στά άκρα τοῦ πυκνωτῆς και τῆς άντιστάσεως ίσουται μέ τό πλάτος τοῦ παλμοῦ U_0 , καθώς ό πυκνωτής φορτίζεται έκθετικά, ή τάση στά άκρα τῆς άντιστάσεως πέφτει έπισης έκθετικά ώς τό μηδέν. Τή στιγμή έφαρμογῆς τοῦ πίσω μετώπου τοῦ παλμοῦ (άπότομος μηδενισμός τῆς τάσεως είσοδου), ή τάση τοῦ φορτισμένου πυκνωτή βρίσκεται όλοκληρη στά άκρα τῆς άντιστάσεως, άλλα μέ άντιθετη πολικότητα. Στή συνέχεια ό πυκνωτής έκφορτίζεται μέσα από τήν άντισταση και ή τάση έξοδου ξαναπέφτει έκθετικά στό μηδέν.

"Η παραπάνω διεργασία περιγράφεται από τίς έπόμενες σχέσεις, πού καθορίζουν και τή μορφή τῆς τάσεως έξοδου U_1 .

$$\text{Μέ } 0 \leq t \leq T, \text{ έχομε } U_1 = U_0 e^{-\frac{t}{R,C_1}}$$

$$\text{καὶ μὲ } T \leq t, U_1 = -U_0 \left(1 - e^{-\frac{T}{R_1 C_1}}\right) e^{-\frac{(T-t)}{R_1 C_1}}$$

Είναι φανερό ότι αν ή σταθερά χρόνου $R_1 C_1$, έκλεγει άρκετά μικρή σέ σύγκριση μέ τη διάρκεια τοῦ έφαρμοζόμενου παλμοῦ, στήν έξοδο τοῦ κυκλώματος θά έμφανίζονται δύο αίχμες τάσεως, μιά θετική καὶ μιά άρνητική, πού θά συμπίπτουν άντιστοιχα μέ τό μπροστινό καὶ τό πίσω μέτωπο τοῦ παλμοῦ.

Κατά τήν έφαρμογή τοῦ ίδιου παλμοῦ στήν είσοδο τοῦ κυκλώματος ολοκληρώσεως, θά έμφανισθεῖ στήν έξοδό του ἡ τάση U_2 [σχ. 7.4(β)], ἡ μορφή τῆς οποίας καθορίζεται άπό τίς έπομενες σχέσεις:

$$\text{Μέ } 0 \leq t \leq T, \text{ έχομε } U_2 = U_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{R_2 C_2}}\right)$$

$$\text{καὶ μὲ } T \leq t, \quad U_2 = U_0 \left(1 - e^{-\frac{T}{R_2 C_2}}\right) e^{-\frac{(T-t)}{R_2 C_2}}$$

“Αν ή σταθερά χρόνου $R_2 C_2$ έκλεγει άρκετά μεγάλη σέ σύγκριση μέ τη διάρκεια τοῦ παλμοῦ T , ή τάση φορτίσεως τοῦ πικνωτῆ θά είναι πολύ μικρή. Γιά νά πλησιάσει ἡ τάση U_2 τό πλάτος τοῦ παλμοῦ είσοδου U_0 θά πρέπει ἡ διάρκεια τοῦ παλμοῦ νά είναι μεγαλύτερη ἀπό τή σταθερά χρόνου $R_2 C_2$.

Ἐπομένως, αν στήν είσοδο τοῦ κυκλώματος ολοκληρώσεως έφαρμοσθοῦν παλμοί μέ διαφορετικές διάρκειες, τάση στήν έξοδό του θά δημιουργοῦν μόνο οι παλμοί, πού θά έχουν διάρκεια μεγαλύτερη ἀπό τή σταθερά χρόνου $R_2 C_2$. Οι παλμοί, πού έχουν διάρκεια πολύ μικρότερη ἀπό τή σταθερά χρόνου $R_2 C_2$, δέ δημιουργοῦν πρακτικά καμιά τάση στήν έξοδο τοῦ κυκλώματος.

Οι παραπάνω ιδιότητες τῶν κυκλωμάτων διαφορίσεως καὶ ολοκληρώσεως χρησιμοποιοῦνται στήν τηλεόραση γιά τό διαχωρισμό τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ γραμμῶν καὶ πλαισίων μεταξύ τους.

7.5 Διαχωρισμός τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ.

Ο διαχωρισμός τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ σέ παλμούς γραμμῶν καὶ παλμούς πλαισίων, πού γίνεται μέ τή βοήθεια τῶν κυκλωμάτων διαφορίσεως καὶ ολοκληρώσεως, στηρίζεται στή διαφορετική τους διάρκεια. “Οπως ξέρομε, ἡ διάρκεια τοῦ παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν είναι 5,76 μs καὶ τοῦ μονοκόμματου παλμοῦ συγχρονισμοῦ πλαισίων 160 μs.

Στήν πράξη ἡ σταθερά χρόνου τοῦ κυκλώματος διαφορίσεως έκλεγεται 4 φορές περίπου μικρότερη ἀπό τή διάρκεια τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ γραμμῶν. Δηλαδή:


$$R_\delta C_\delta = \frac{5,76}{4} = 1,5 \mu s$$

Η σταθερά χρόνου τοῦ κυκλώματος ολοκληρώσεως έκλεγεται 4 φορές μικρότερη ἀπό τή διάρκεια τοῦ μονοκόμματου πλαισιοπαλμοῦ. Δηλαδή:

$$R_0 C_0 = \frac{160}{4} = 40 \mu s$$

Μέ τέτοια σταθερά χρόνου τοῦ κυκλώματος διαφορίσεως, ὅλοι οἱ παλμοὶ συγχρονισμοῦ, δηλαδὴ οἱ παλμοὶ γραμμῶν μέ διάρκεια 5,76 ms, οἱ τεμαχισμένοι πλαισιοπαλμοὶ μέ διάρκεια 26,24 ms καὶ οἱ ἔξιστωικοι μέ διάρκεια 2,88 ms, διαφορίζονται. “Ομως ἀπό ὅλους τούς παραπάνω, ὀλοκληρώνονται μόνο οἱ πλαισιοπαλμοί.

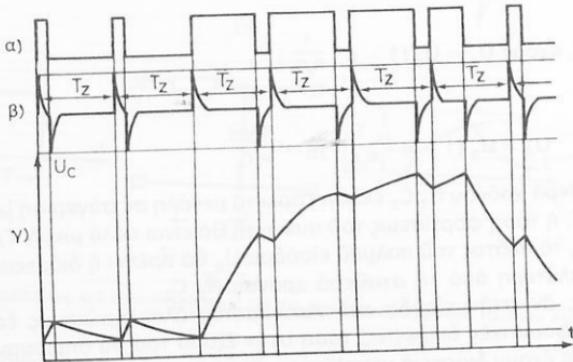Στό σχήμα 7.5α (α) φαίνεται ένα μίγμα παλμών συγχρονισμού, στο οποίο ο τεμαχισμός του πλαισιοπαλμού έγινε για άπλοτητα σέ ρυθμό γραμμών άντι ήμιγραμμών όπως είναι στήν πραγματικότητα. Στό ίδιο σχήμα (β) βλέπουμε όλους τούς παλμούς διαφορισμένους. Οι θετικές αιχμές τάσεως άντιστοιχούν στά μπροστινά και οι άρνητικές, στά πίσω μέτωπα τών παλμών.



Σ X. 7.5a.

Κινητομορφές διαφορισμένων και άλογκηρωμένων παλμών.

Μέ τήν ὀλοκλήρωση τοῦ μίγματος τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ ἀνάδεικνύεται μόνο ὁ τεμαχισμένος πλαισιοπαλμός [σχ. 7.5a (γ)]. "Ἄς περιγράψομε λεπτομερέστερα τὴ διεργασία τῆς ὀλοκληρώσεως.


"Οταν στό κύκλωμα όλοκληρώσεως ένεργει ό όρθογώνιος παλμός συγχρονίσμου γραμμών, ο πυκνωτής τοῦ κυκλώματος φορτίζεται. Έπειδή ή σταθερά χρόνου φορτίσεως είναι μεγάλη (40 ms) καί ή διάρκεια τοῦ παλμού μικρή (5,76 ms), ο πυκνωτής δέν προλαβαίνει νά πάρει όλοκληρη τήν τάση τοῦ παλμοῦ, άλλα μόνο ένα μικρό τμήμα της, όποτε ό παλμός διακόπτεται. Στό μεγάλο χρονικό διάστημα (58, 24 ms), πού μεσολαβεῖ ὡς τόν έπόμενο παλμό γραμμών, ο πυκνωτής έκφορτιζεται πλήρως. Τό ίδιο γίνεται μέ ζηλους τούς παλμούς συγχρονισμού γραμμών. Ο πρώτος πυκνωτής παρατίθεται στην αρχή της πλαισιοπαλιό. Ο πρώτος

Διαφορετικό είναι τό απότελεσμα μέ τόν τεμαχισμένο πλαισιοπαλμό. Ο πρώτος παλμός μέ διάρκεια 26,24 μs φορτίζει τόν πυκνωτή ώς ένα μεγάλο σχετικά τμῆμα τής τάσεώς του. Στό μικρό διάλειμμα, πού άκολουθεί (5,76 μs), ο πυκνωτής έκφορτίζεται έλαφρως, όποτε τόν προλαβαίνει δεύτερος παλμός καί προσθέτει ένα άκομη ποσοστό τάσεως στήν τάση πού άπομεινε άπο τόν προηγουμένο παλμό. Στό δεύτερο διάλειμμα θά γίνει πάλι μιά μικρή έκφορτιση καί στή συνέχεια διάτος θά ύψωσει τήν τάση φορτίσεως τού πυκνωτή άκομη περισσότερο. Τελικά, μέ τίς διαδοχικές μεγάλες φορτίσεις καί μικρές έκφορτισεις, ο πυκνωτής θά πάρει άλογκηρη σχέδον τήν τάση τού πλαισιοπαλμού. Στή συνέχεια άπο τό πίσω μέτωπο τού τελευταίου παλμού καί πέρα δε πυκνωτής θά άρχισει νά έκφορτίζεται. Ή έκ-

φόρτιση, όπως και ή φόρτιση, θά γίνεται σταδιακά έξαιτίας τής παρεμβολής στή διεργασία έκφορτίσεως τῶν παλμῶν μικρῆς διάρκειας πού άκολουθοῦν τὸν πλαισιοπαλμό.

Οἱ κυματομορφές στήν ̄ξόδῳ τῶν κυκλωμάτων διαφορίσεως καὶ ὀλοκληρώσεως, πού φαίνονται στό σχῆμα 7.5α, ἀντίστοιχοῦν στό συγχρονιστικό σῆμα πού διαλέξαμε γιά τήν περιγραφή μας καὶ πού φαίνεται στό ἴδιο σχῆμα.

Στό σχῆμα 7.5β φαίνεται τό πραγματικό σῆμα συγχρονισμοῦ μέ τούς παλμούς γραμμῶν, πλαισίων καὶ ̄ξισώσεως. Στό ἴδιο σχῆμα φαίνονται οἱ ἀντίστοιχες τάσεις στίς ̄ξόδους τῶν κυκλωμάτων διαφορίσεως καὶ ὀλοκληρώσεως.

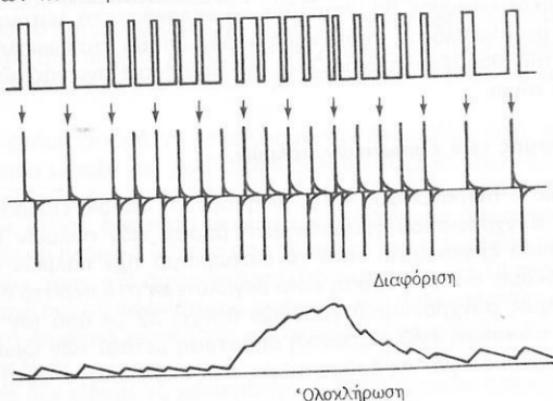

Σχ. 7.5β.

Κυματομορφές ἀπό τή διαφόριση καὶ ὀλοκλήρωση τοῦ σήματος συγχρονισμοῦ.

Γιά τό συγχρονισμό τοῦ ταλαντωτῆ γραμμῶν χρησιμοποιοῦνται μόνο οἱ θετικές αἰχμές τῆς διαφορισμένης τάσεως, πού ἀντίστοιχοῦν στά μπροστινά μέτωπα τῶν συγχρονιστικῶν παλμῶν. Ἡ ὑπαρξη τῶν ̄ξισωτικῶν παλμῶν καὶ τῶν ἐσοχῶν τεμαχισμοῦ τοῦ πλαισιοπαλμοῦ, δημιουργεῖ τήν ἐμφάνιση διπλάσιου ἀριθμοῦ αἰχμῶν τάσεως σ' ἔνα χρονικό διάστημα $3.160 = 480$ μσ. Ὁμως, ὁ συγχρονισμός τῆς γεννήτριας σαρώσεως γραμμῶν γίνεται μόνο μέ τίς αἰχμές, πού δείχνουν τά βέλη. Οἱ ὑπόλοιπες αἰχμές ἀποκλείονται, ὥπως θά δοῦμε ἀργότερα, ἀπό τήν ἕδια τή γεννήτρια.

Ἐτσι, τό κύκλωμα διαφορίσεως μᾶς δίνει ἀδιάκοπα αἰχμές τάσεως συγχρονισμοῦ γραμμῶν, ἀκόμη καὶ στή διάρκεια δράσεως τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ πλαισίων. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἡ γεννήτρια σαρώσεως γραμμῶν δέ χάνει τό συγχρονισμό της κατά τό χρόνο τῆς κατακόρυφης ἐπιστροφῆς τῆς καταγραφικῆς δέσμης καὶ ̄ξαιτίας αὐτοῦ ἐργάζεται σταθερά.


Ἡ τάση στήν ̄ξόδῳ τοῦ κυκλώματος ὀλοκληρώσεως δέν ἔχει πιά τή μορφή τοῦ ὀρθογωνίου πλαισιοπαλμοῦ εἰσόδου. Τό μπροστινό μέτωπο τοῦ ὀλοκληρωμένου πλαισιοπαλμοῦ, μέ τό ὅποιο γίνεται ὁ συγχρονισμός τῆς γεννήτριας σαρώσεως πλαισίων, δέν εἶναι ἀπότομο, ὥπως τοῦ διαφορισμένου πλαισιοπαλμοῦ. Στήν πράξη ὅμως ἡ κλίση τοῦ μετώπου αὐτοῦ θεωρεῖται ἀρκετή. Ἐκεῖνο πού ἔχει μεγαλύτερη σημασία εἶναι ὅτι ὁ ὀλοκληρωμένος πλαισιοπαλμός ἔχει πολύ μεγαλύτερο πλάτος

άπό το πλάτος των όδοντώσεων, πού έμφανίζονται στήν έξοδο τοῦ κυκλώματος όλοκληρώσεως άπό τή δράση τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ γραμμῶν καί τῶν έξισωτικῶν παλμῶν. Οἱ όδοντώσεις αὐτές, ὅπως καὶ οἱ όδοντώσεις τῶν μετώπων τοῦ όλοκληρωμένου πλαισιοπαλμοῦ, δέν ἐπηρεάζουν τή λειτουργία τῆς γεννήτριας σαρώσεως πλαισίων.

Σημειώνομε ἑδῶ ὅτι ἔνας παλμός θορύβου μικρῆς διάρκειας, πού δέν ἔχει πλάτος μεγαλύτερο ἀπό τὸ πλάτος τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ, θά δημιουργήσει στήν έξοδο τοῦ κυκλώματος όλοκληρώσεως μιά μικρή όδοντωση. "Οπως οἱ προηγούμενες, ἔτσι καὶ αὐτή δέν μπορεῖ νά ἐπιδράσει στή λειτουργία τοῦ ταλαντωτῆ πλαισίων. Ὁ παλμικός θόρυβος θά μπορούσε νά ἐπηρεάσει τή λειτουργία τοῦ ταλαντωτῆ ἂν εἶχε μεγάλο πλάτος, ὅποτε καὶ ή όδοντωση θά ἦταν ύψηλή. Εἴδαμε ὅμως ὅτι τό πλάτος τῶν θορύβων περιορίζεται στή βαθμίδα ἔξαγωγῆς τῶν παλμῶν ἀπό τό τηλεοπτικό σῆμα.

7.6 Ὁ προορισμός τῶν έξισωτικῶν παλμῶν.

Στό κεφάλαιο 4 (παράγραφος 4.10) μιλήσαμε γιά κάποια ἐπίδραση τοῦ τελευταίου παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν στή μορφή τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ πλαισίων, ἡ ὅποια έμφανίζεται κατά τό διαχωρισμό τῶν παλμῶν αὐτῶν μεταξύ τους. Εἴπαμε, ἀκόμη, ὅτι ἡ ἐπίδραση ἔναι μεγαλύτερη στό περιπτώ πεδίο, ἐπειδή ὁ τελευταίος παλμός συγχρονισμοῦ γραμμῶν ἄπεχε 32 μσ ἀπό τόν πρῶτο παλμό συγχρονισμοῦ πλαισίων, ἐνώ ἡ χρονική ἀπόσταση μεταξύ τῶν ἴδιων παλμῶν γιά τό ἄρτιο πεδίο ἔναι 64 ms. "Ἄς δοῦμε, τώρα, πῶς ἐκδηλώνεται αὐτή ἡ ἐπίδραση.

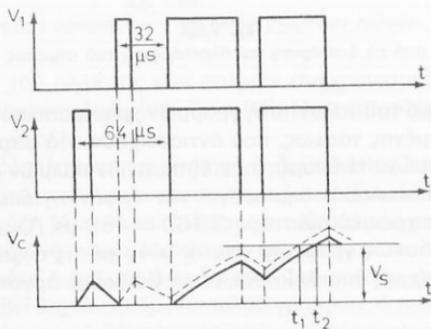

Σχ. 7.6a.

Ἐπίδραση τῶν παλμῶν γραμμῶν στό συγχρονισμό τῶν πεδίων.

Στό σχῆμα 7.6α φαίνονται τμήματα τῶν συγχρονιστικῶν σημάτων γιά τό περιπτώ (V₁) καί γιά τό ἄρτιο (V₂) πεδίο, καθώς καὶ οἱ ἀντίστοιχες τάσεις στήν έξοδο τοῦ κυκλώματος όλοκληρώσεως.

Κατά τήν όλοκλήρωση τοῦ σήματος τοῦ περιπτοῦ πεδίου, ὁ πυκνωτής όλοκληρώσεως δέν προλαβαίνει στή διάρκεια τῆς μισῆς γραμμῆς νά διώξει τό φορτίο, πού πῆρε ἀπό τόν τελευταίο παλμό συγχρονισμοῦ γραμμῶν. "Ἔτσι, ὁ πρῶτος πλαισιοπαλμός, πού ἀκολουθεῖ, βρίσκει τόν πυκνωτή μέ κάποια τάση καὶ ἐπάνω σ' αὐτή

προσθέτει τή δική του. Δέ συμβαίνει δημως τό ideo και μέ τό ἄρτιο πεδίο. Ἐδῶ, στή διάρκεια μιᾶς γραμμῆς δὲ πυκνωτής ἐκφορτίζεται πλήρως ύστερα ἀπό τή δράση τοῦ τελευταίου παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν και δὲ πρώτος πλαισιοπαλμός ἀρχίζει νά τόν φορτίζει ἀπό μηδενική τάση. Ἐξαιτίας αύτοῦ οι πλαισιοπαλμοί τοῦ ἄρτιου και περιπτοῦ πεδίου δέν παρέχουν στήν ἔξοδο τοῦ κυκλώματος ὀλοκληρώσεως τήν ίδια τάση σέ δλες τίς χρονικές στιγμές.

Ἄς ύποθέσομε, τώρα, δτι ὁ ταλαντωτής πλαισίων θέλει παλμό συγχρονισμοῦ μέ πλάτος V_s (σχ. 7.6a) γιά νά ἀρχίσει τήν κατακόρυφη ἐπιστροφή τής δέσμης. Τό πλάτος τοῦ παλμοῦ αύτοῦ τό ἀποκτά τή χρονική στιγμή t_1 γιά τό περιπτό πεδίο και τή στιγμή t_2 γιά τό ἄρτιο. Αύτο σημαίνει δτι ή κατακόρυφη ἐπιστροφή τής δέσμης ἀρχίζει νωρίτερα στό περιπτό πεδίο ἀπ' δσο στό ἄρτιο. Ὁμως ή χρονική αύτή διαφορά στήν ἐμφάνιση τών δυό πεδίων προκαλεῖ, δπως ξέρομε, τό ζευγάρωμα τών γραμμῶν.


Γνωρίζομε ἀκόμη δτι γιά νά ἀποφύγομε τήν ἀνωμαλία αύτή, μεγαλώνομε τό χρονικό διάστημα μεταξύ τοῦ τελευταίου παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν και τοῦ πρώτου παλμοῦ συγχρονισμοῦ πλαισίων κατά 2,5 γραμμοχρόνους. Είναι εύκολο νά καταλάβομε δτι σέ ἑνα τόσο μεγάλο χρονοδιάλειμμα δ πυκνωτής ὀλοκληρώσεως ἐκφορτίζεται πλήρως, ύστερα ἀπό τή δράση τοῦ τελευταίου παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν, τόσο στά ἄρτια δσο και στά περιπτά πεδία. Οι πλαισιοπαλμοί τών δύο πεδίων ἀρχίζουν τή φόρτιση τοῦ πυκνωτή ἀπό μηδενική τάση και ἔτσι δέν ὑπάρχει χρονική διαφορά μεταξύ τής κατακόρυφης ἐπιστροφῆς τών περιπτών και τών ἄρτιων πεδίων.

Μέχρι τώρα δέν είδαμε τή χρησιμότητα τών ἔξιστωτικών παλμῶν. Είπαμε δημως στήν παράγραφο 4.10 δτι οι παλμοί αύτοί, πού χωρίζονται σέ προεξισωτικούς και μετεξισωτικούς, γεφυρώνουν τήν ἀπόσταση μεταξύ τοῦ τελευταίου παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν και τοῦ πρώτου πλαισιοπαλμοῦ, καθώς και τήν ἀπόσταση μεταξύ τοῦ τελευταίου πλαισιοπαλμοῦ και τοῦ πρώτου ἐπόμενου παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν. Ἡ γεφύρωση αύτή γίνεται γιά τήν ἔξασφάλιση τοῦ ἀδιάκοπου συγχρονισμοῦ τοῦ ταλαντωτή σαρώσεως γραμμῶν. Αύτός είναι στήν ούσια δ προορισμός τών ἔξιστωτικών παλμῶν.

Ἄς δοῦμε δημως ἄν ή παρουσία τών ἔξιστωτικών παλμῶν κοντά στούς πλαισιοπαλμούς δημιουργεῖ χρονική διαφορά στήν ἐμφάνιση τών δυό πεδίων.

Στό σχήμα 7.6b φαίνονται τά πραγματικά συγχρονιστικά σήματα γιά τό περιπτό (A) και τό ἄρτιο (B) πεδίο. Κάτω ἀπ' αύτά είναι ή τάση στήν ἔξοδο τοῦ κυκλώματος ὀλοκληρώσεως. Παρατηροῦμε δτι τά χρονοδιάλειμμα μεταξύ τοῦ τελευταίου προεξισωτικοῦ παλμοῦ και τοῦ πρώτου πλαισιοπαλμοῦ στά δύο πεδία είναι ἵσα. Ἡ ἀπαραίτητη γιά τήν ἐνδιάμεση σάρωση διαφορά τών 32 ms στή χρονική ἀπόσταση μεταξύ τοῦ πλαισιοπαλμοῦ και τοῦ τελευταίου παλμοῦ συγχρονισμοῦ γραμμῶν γιά τά ἄρτια και περιπτά πεδία είναι μετατοπισμένη κατά 160 ms. Τό ideo συμβαίνει και ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ πλαισιοπαλμοῦ τών δύο πεδίων.

Κατά τήν ὀλοκλήρωση δ πρώτος προεξισωτικός παλμός τοῦ περιπτοῦ πεδίου βρίσκει τόν πυκνωτή ὀλοκληρώσεως μέ κάποια τάση, ἀφού σέ 32 ms δέν πρόφθασε νά διώξει τό φορτίο πού τοῦ ̄δωσε δ τελευταίος παλμός συγχρονισμοῦ γραμμῶν. Ό πρώτος προεξισωτικός παλμός τοῦ ἄρτιου πεδίου βρίσκει τόν ideo πυκνωτή μέ μηδενική τάση, ἐπειδή στή διάρκεια μιᾶς γραμμῆς, ύστερα ἀπό τή δράση τοῦ τελευταίου γραμμοπαλμοῦ, προλαβαίνει νά ἐκφορτισθεῖ πλήρως. Ὁμως, μέ τίς

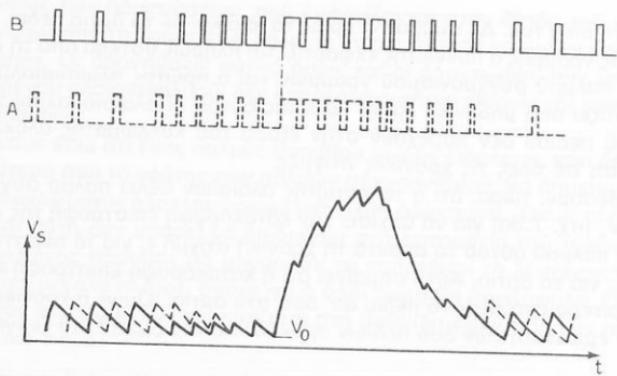

Σχ. 7.6β.

Έπιδραση τῶν ἔξισωτικῶν παλμῶν στό συγχρονισμό τοῦ ταλαντωτῆ πλαισίων.

διαδοχικές μικρές φορτίσεις τοῦ πυκνωτῆ ἀπό τούς προεξισωτικούς παλμούς τοῦ περιπτοῦ πεδίου καὶ τίς μεγάλες ἐκφορτίσεις τοῦ στά χρονοδιαλείμματα μεταξύ τῶν παλμῶν αὐτῶν, τό ὑπόλοιπο τῆς τάσεως φορτίσεως συνεχῶς ἐλαττώνεται. 'Υστερα ἀπό τὸν τρίτο περίπου προεξισωτικό παλμό, τό φορτίο τοῦ πυκνωτῆ ἔξισώνεται μ' ἑκεῖνο ποὺ τοῦ δημιουργεῖ ὁ ἀντίστοιχος παλμός τοῦ ἄρτιου πεδίου.

"Ἐτσι, ὁ πρῶτος πλαισιοπαλμός τοῦ περιπτοῦ πεδίου βρίσκει τόν πυκνωτῆ ὀλοκληρώσεως μέ μηδενική ἢ μέ τὴν ἴδια τάση πού τόν βρίσκει καὶ ὁ ἀντίστοιχος πλαισιοπαλμός τοῦ ἄρτιου πεδίου. 'Από ἑκεῖ καὶ ὕστερα οἱ κυματομορφές φορτίσεως καὶ ἐκφορτίσεως τοῦ πυκνωτῆ ἀπό τούς πλαισιοπαλμούς τῶν δυό πεδίων συμπίπτουν. Διαφορά ἐμφανίζεται ξανά στό τέλος τῶν μετεξισωτικῶν παλμῶν.

'Επομένως, χρονική διαφορά στήν ἔναρξη τῆς κατακόρυφης ἐπιστροφῆς τῆς καταγραφικῆς δέσμης στά δυό πεδία, πού νά ὄφελεται στήν παρουσία τῶν ἔξισωτικῶν παλμῶν κοντά στόν πλαισιοπαλμό, δέν ἐμφανίζεται.

7.7 Συνδεσμολογίες διαφορίσεως καὶ ὀλοκληρώσεως.


"Ἄς ἔξετάσομε τώρα μερικές συνδεσμολογίες διαφορίσεως καὶ ὀλοκληρώσεως, δηπο τίς συναντούμε στούς σύγχρονους δέκτες τηλεοράσεως.

Στό σχῆμα 7.7α ἡ ἐπταδική λυχνία ἀνήκει στή βαθμίδα διαχωρισμοῦ τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ ἀπό τό σήμα εἰκόνας. 'Από τήν ἀνόδο τῆς λυχνίας, τό μίγμα τῶν παλμῶν ἐφαρμόζεται στά κυκλώματα διαφορίσεως καὶ ὀλοκληρώσεως.

Τό κύκλωμα διαφορίσεως (κάτω) ἀποτελεῖται ἀπό τόν πυκνωτή 270 pF καὶ τήν ἀντίσταση 120 kΩ, ἡ δηπο παραλληλίζεται ἀπό μιά διόδο. 'Η ἀντίσταση τοῦ παράληπου αὐτοῦ συνδυασμοῦ μέ τή χωρητικότητα τῶν 270 pF ἔξασφαλίζουν τήν ἀπαραίτητη σταθερά χρόνου γιά τή διαφορίση ὅλων τῶν παλμῶν τοῦ συγχρονιστικοῦ σήματος.

Τό δόλο κύκλωμα μέ τίς διόδους, τίς ἀντιστάσεις 120 kΩ καὶ 180 kΩ, καθώς καὶ ἄλλα στοιχεῖα, πού δέν φαίνονται στό σχῆμα, ἀποτελεῖ μάν ἀλλη διάταξη τήν δηποία θά ἔξετάσομε ἀργότερα. 'Από τήν ἔξισοδο τῆς διατάξεως αὐτῆς, οἱ διαφορισμένοι παλμοί θά ὀδηγηθούν στό τμῆμα τῆς δριζόντας σαρώσεως τοῦ δέκτη γιά τό συγχρονισμό τῆς ἀντίστοιχης γεννήτριας.

Τό κύκλωμα ὀλοκληρώσεως (έπάνω) εἶναι διπλό. Τό ἔνα τμῆμα του ἀποτελεῖται ἀπό τήν ἀντίσταση 12 kΩ καὶ τόν πυκνωτή 8,2 nF καὶ τό ἄλλο, ἀπό τήν ἀντίσταση 68 kΩ καὶ τόν πυκνωτή 1,5 nF. Γενικά, τά κυκλώματα ὀλοκληρώσεως τῶν συγχρόνων δεκτῶν τηλεοράσεως εἶναι πολλαπλά. "Ἄς ἀσχολη-

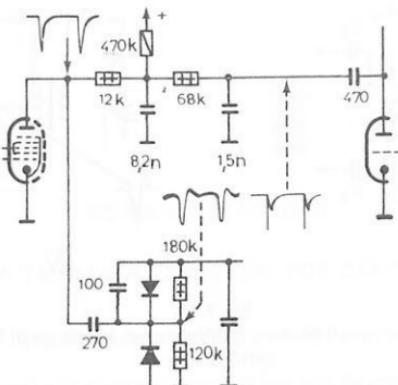

Σχ. 7.7α.

Συνδεσμολογία στοιχείων διαφορίσεως και όλοκληρώσεως.

Είδαμε ότι κατά τήν όλοκληρωση οι παλμοί συγχρονισμού γραμμών καταπνίγονται και στήν έξοδο τού άντιστοιχου κυκλώματος έμφανιζεται μιά μικρή τάση που όφειλεται σε αύτους. Για νά είναι ικανοποιητική ή κατάπνιξη τών γραμμοπαλμών, θά πρέπει ό λόγος τής τάσεως τών παλμών πλαισίων V_n πρός τήν τάση τών παλμών γραμμών V_z στήν έξοδο τού κυκλώματος όλοκληρώσεως νά είναι $k = V_n / V_z \geq 25$.

Έπειδή οι διάρκειες τών άντιστοιχων παλμών έχουν λόγο $t_n / t_z = 160/5,76 = 28$, ο βαθμός καταπνίξεως σε έξαρτηση από τή σταθερά χρόνου όλοκληρώσεως RC θά είναι:

$$k = \frac{V_n}{V_z} = \frac{1 - e^{-\frac{28 t_z}{RC}}}{1 - e^{-\frac{t_z}{RC}}}$$

Μέ σταθερά χρόνου $RC = 40 \mu s$, βρίσκομε $k = 7$ και μέ $RC = 80 \mu s$, $k = 12$.


Βλέπομε ότι ο βαθμός καταπνίξεως τών γραμμοπαλμών μεγαλώνει όταν αύξανομε τή σταθερά χρόνου RC . Η ύπερβολική σύμως αύξηση τής σταθεράς χρόνου μικραίνει τήν κλίση τού μετώπου τού όλοκληρωμένου πλαισιοπαλμού, πράγμα πού έλαπτωνει τή σταθερότητα συγχρονισμού τού ταλαντωτή πλαισίων.

Μέ τημέση σταθεράς χρόνου από 40 ώς 100 μs και απόλη όλοκλήρωση δέν φθάνομε τό βαθμό $k = 25$. Γι' αύτό κάνομε πολλαπλές όλοκληρώσεις και μέ κάπως μεγαλύτερες σταθερές χρόνου από 40 μs . Γιά διπλή όλοκλήρωση μέ σταθερά χρόνου κάθε φίλτρου 40 μs βρίσκομε $k = 15$. Αν ή σταθερά χρόνου κάθε φίλτρου γίνει 80 μs , παίρνομε $k = 20$.


Η πολλαπλή όλοκλήρωση έκτος από τήν κατάπνιξη τών γραμμοπαλμών, έχομαλίνει τίς όδοντώσεις, πού δημιουργούν οι έσοχές τεμαχισμού τού πλαισιοπαλμού στό μπροστινό μέτωπο και οι μετεξισωτικοί παλμοί στό πίσω μέτωπο τού όλοκληρωμένου πλαισιοπαλμού.

Σέ πολλούς δέκτες τηλεοράσεως ηρησιμοποιούνται δύο συμμετρικοί και άντιθετοι κατά φάση συρμοί παλμών συγχρονισμού γραμμών γιά τό συγχρονισμό τής άντιστοιχης γεννήτριας σαρώσεως. Μιά συνδεσμολογία, πού μπορει νά μᾶς δώσει τούς συρμούς αύτους φαίνεται στό σχήμα 7.7β(α).

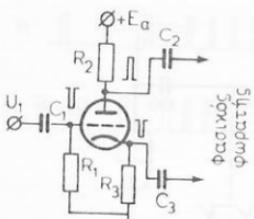Από τήν άνοδο τού διαχωριστή, οι παλμοί συγχρονισμού διδηγούνται στό πλέγμα τής τριοδικής λυχνίας, όπου διαφορίζονται από τά στοιχεία C_1 και R_1 . Η τριοδική λυχνία έργαζεται ως άναστροφέας φάσεως. Από τήν άνοδική της άντισταση R_2 παίρνομε θετικούς παλμούς και από τήν καθοδική της R_3 αρνητικούς. Η τάξη λειτουργίας τής λυχνίας είναι υπολογισμένη έτσι, ώστε νά αποκόπτει τίς θετικές



(α)

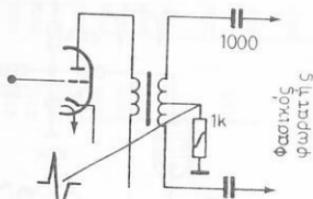

(β)

Σχ. 7.7β.

Διαφορικές βαθμίδες με άναστροφή φάσεως: α) Μέ τριοδική λυχνία και β) Μέ διαφορικό μετασχηματιστή παλμών.

τασικές αίχμες τῶν διαφορισμένων παλμών είσοδου.

Η παραπάνω άναστροφή φάσεως γίνεται και με τὴ βοήθεια ἐνός μετασχηματιστῆς παλμῶν ὅπως φαίνεται στό σχῆμα 7.7β(β). Τις περισσότερες φορές ὁ ἴδιος ὁ μετασχηματιστής κάνει καὶ τὴ διαφοριστή παλμῶν συγχρονισμοῦ, ὅποτε ἡ τριοδική λυχνία δέν εἶναι πά μια διαφορική βαθμίδα, ἀλλὰ μιά βαθμίδα περιορισμοῦ πλάτους τοῦ διαχωριστῆ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΑΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

8.1 Οι βαθμίδες των τμημάτων σαρώσεως.

Γιά τήν άναπαραγωγή τής εικόνας στήν όθόνη του δέκτη πρέπει, όπως ξέρομε, ή ηλεκτρονική δέσμη του είκονογράφου νά μετακινεῖται δριζοντίως και καθέτως. Ή μετακίνηση αυτή γίνεται σύγχρονα και συμφασικά μέ τη μετακίνηση τής διερευνητικής δέσμης του είκονοληπτη.

Γνωρίζομε άκομη ότι ή δριζόντια και κατακόρυφη μετακίνηση τής δέσμης γίνεται μέ τή βοήθεια πριονωτῶν ρευμάτων πού διαρρέουν τά άντιστοιχα πηνία άποκλίσεως. Τά ρεύματα αυτά κινοῦνται άπο τάσεις, πού παράγουν οι «γεννήτριες γραμμῶν και πλαισίων» του δέκτη.

Άπο μιά γεννήτρια σαρώσεως έχομε τίς έπόμενες άπαιτήσεις:

- Νά παράγει τάση μέ τέτοια μορφή, ώστε τό ρεύμα, πού διαρρέει τά πηνία άποκλίσεως, νά έξασφαλίζει όμοιόμορφη μετακίνηση τής δέσμης στό σωλήνα.
- Νά διατηρεῖ σταθερή τή συχνότητα και τό πλάτος τής παραγόμενης τάσεως.
- Νά έπιτρέπει εύκολη και άνεξάρτητη ρύθμιση τής συχνότητας και του πλάτους.

– Νά συγχρονίζεται εύκολα.

Οι τάσεις πού παράγονται άπο τίς γεννήτριες σαρώσεως δέν εἶναι τόσο μεγάλες, ώστε νά κινήσουν τά ισχυρά σχετικά ρεύματα πού χρειάζονται τά πηνία άποκλίσεως του είκονογράφου. Γι' αύτό οι τάσεις αύτές ένισχυονται κατά ίσχυ άπο κατάλληλους ένισχυτές παλμῶν πού εἶναι κατά κανόνα μονοβαθμικοί.

Έχομε έπομένως τόν ένισχυτή γιά τήν δριζόντια σάρωση, πού όνομάζεται συνήθως «ένισχυτής γραμμῶν», και τόν ένισχυτή γιά τήν κατακόρυφη σάρωση πού όνομάζεται «ένισχυτής πλαισίων». Κάθε ένισχυτής τροφοδοτεῖ τά άντιστοιχα πηνία άποκλίσεως μέσα άπο μετασχηματιστή προσαρμογής, όπως τροφοδοτεῖ και ή τελική λυχνία ένός άκουστικού ένισχυτή τό πηνίο φωνῆς χαμηλής άντιστάσεως του μεγαφώνου.

Μέ τήν παραγωγή και τήν ένισχυση τῶν τάσεων σαρώσεως θά άσχοληθούμε στίς έπόμενες παραγράφους.

8.2 Μορφή τής τάσεως σαρώσεως.


Τό ρεύμα σαρώσεως, όταν γράφεται μιά γραμμή ή ένα πλαίσιο, πρέπει νά μεταβάλλεται γραμμικά μέ τό χρόνο. «Ένα τέτοιο ρεύμα έξασφαλίζει ίδια σαφήνεια και ίδια φωτεινότητα εικόνας σέ όλη τήν όθόνη του δέκτη. Γιά σωλήνες μέ μεγάλη γω-

νία ἀποκλίσεως καὶ σχετικά ἐπίπεδη θόνη, ἡ μεταβολή τοῦ ρεύματος ὀρθῆς σαρώσεως εἶναι συνθετότερη. Ὁ νόμος μεταβολῆς τοῦ ρεύματος σαρώσεως κατά τὴν ὄριζόντια καὶ κατακόρυφη ἐπιστροφή τῆς δέσμης δέν ἔχει οὐσιαστική σημασία.

Ρεῦμα πού μεταβάλλεται γραμμικά μέ τό χρόνο εἶναι τό πριονωτό. Ἡ τάση πού θά ἐφαρμοσθεῖ στό πηνίο ἀποκλίσεως, ὥστε αὐτό νά διαρρέεται ἀπό πριονωτό ρεῦμα, πρέπει νά εἶναι τραπεζοειδής. Τάσεις μέ τέτοια μορφή μποροῦν νά δημιουργηθοῦν μέ τή βοήθεια καταλλήλων κυκλωμάτων, πού διαφοροποιοῦν τὴν ἀρχική ταλάντωση γνωστῶν ταλαντωτῶν καὶ τῆς δίνουν τὴν ἀπαιτούμενη τραπεζοειδή μορφή. Τά εἰδη τῶν ταλαντωτῶν, πού χρησιμοποιοῦνται στά τμήματα σαρώσεως τῶν δεκτῶν τηλεοράσεως, εἶναι οἱ δονητές φραγμοῦ, οἱ πολυδονητές καὶ οἱ ἡμιτονικοί ταλαντωτές.

Οἱ ταλαντώσεις, πού παράγονται ἀπό τό δονητή φραγμοῦ, τόν πολυδονητή καὶ τόν ἡμιτονικό ταλαντωτή, δέν ἔχουν τὴν κατάλληλη μορφή, ὥστε νά μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ἅμεσα γιά τή σάρωση τῆς θόνης τοῦ καθοδικοῦ σωλήνα. Γί' αὐτό ὑστέρα ἀπό κάθε ταλαντωτή σαρώσεως συναντοῦμε συνδεσμολογίες, πού τροποποιοῦν τὴν ἀρχική μορφή τῆς παραγόμενης ταλαντώσεως.

Στό σχῆμα 8.2 φαίνεται μιά συνδεσμολογία δονητή φραγμοῦ, πού ἔχει στήν ἔξοδο ἔνα κύκλωμα RC γιά τήν παραγωγή τάσεως μέ πριονωτή ἡ τραπεζοειδή μορφή. Ἡ συνδεσμολογία ἐργάζεται ως ἀκολούθως.

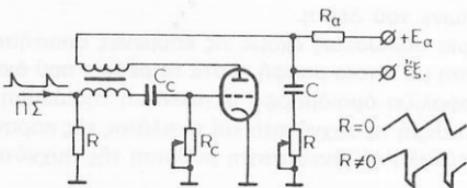

Σχ. 8.2.

Δονητής φραγμοῦ μέ κύκλωμα μορφοποιήσεως τῆς τάσεως στήν ἔξοδό του.

"Οταν ἡ λυχνία εἶναι κλειστή (σέ ἀποκοπή), ὁ πυκνωτής C φορτίζεται ἀπό τή διαδρομή: — E_a , ἀντίσταση R, πυκνωτής C, ἀντίσταση $R_a + E_a$. "Οταν ἡ λυχνία ἀνοίγει (γίνεται ἀγώγιμη), ὁ πυκνωτής ἐκφορτίζεται ἀπό τή διαδρομή: ἀρνητικός (κάτω) ὀπλισμός, R, κάθοδος λυχνίας, ἀνοδος λυχνίας, περιέλιξη μετασχηματιστῆ, ἐπάνω (θετικός) ὀπλισμός πυκνωτῆ. Ἀπό τίς διεργασίες αὐτές προκύπτει ἡ δημιουργία τῆς τραπεζοειδούς τάσεως. "Αν ἡ ἀντίσταση R βραχυκυκλωθεῖ, τό κύκλωμα παράγει πριονωτή τάση.

Τό ἴδιο ἰσχύει καὶ γιά μιά συνδεσμολογία πολυδονητῆ, πού περιλαμβάνει στήν ἔξοδο κύκλωμα μορφοποιήσεως παλμῶν.

"Από τήν περιγραφή τῆς συνδεσμολογίας προκύπτει ὅτι ἡ λυχνία παίζει τό ρόλο ἐνός ἡλεκτρονικοῦ διακόπτη πού κλείνει (ἀγώγιμη λυχνία) κατά τήν ἐκφόρτιση τοῦ πυκνωτῆ καὶ ἀνοίγει (λυχνία σέ ἀποκοπή) κατά τή φόρτιση του. Στήν τηλεοπτική τεχνική, γιά νά περιορισθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν λυχνιῶν ἡ τῶν τρανζίστορ, χρησιμοποιεῖται ὁ ἵδιος ὁ δονητής φραγμοῦ ἡ ὁ πολυδονητής ως ἡλεκτρονικός διακόπτης φορτοεκφορτίσεως τοῦ πυκνωτῆ.

Σημειώνομε ότι μέ τη βοήθεια της προηγούμενης συνδεσμολογίας μποροῦμε νά μετασχηματίσουμε μιά ήμιτονική τάση σέ πριονωτή ή τραπεζοειδή. Στήν περίπτωση αύτή ή τάξη λειτουργίας της βαθμίδας έκλεγεται έτσι, ώστε ή λυχνία νά γίνεται άγνωμη μόνο κατά τη διάρκεια πού έφαρμόζονται στό πλέγμα της οι θετικές κορυφές της ήμιτονικής τάσεως. Τόν ύπόλοιπο χρόνο ή λυχνία είναι κλειστή.

Κατά τό χρόνο πού ή λυχνία δέν άγει, ό πυκνωτής τού κυκλώματος μορφοποιήσεως τών παλμῶν φορτίζεται άπο τήν πηγή τροφοδοτήσεως της άνοδου της λυχνίας, σπως άκριβώς στήν προηγούμενη περίπτωση. Μόλις ή λυχνία άνοιξει, ό πυκνωτής έξόδου έκφορτίζεται μέσα άπο τήν έσωτερική της άντισταση.

8.3 Συγχρονισμός τών ταλαντωτῶν σαρώσεως.

Συγχρονισμός ένός ταλαντωτή δόνομάζεται ή διεργασία, μέ τήν όποια έπιβάλλεται στόν ταλαντωτή ή συχνότητα τών ταλαντώσεων μιᾶς έξωτερικής πηγῆς. Στήν τηλεοπτική τεχνική ό συγχρονισμός τών ταλαντωτῶν σαρώσεως τού είκονολήπτη καί τού δέκτη είναι άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή μετάδοση μιᾶς είκόνας.

Ό συγχρονισμός τών ταλαντωτῶν σαρώσεως (δονητῶν φραγμοῦ ή πολυδονητῶν) γίνεται μέ τή βοήθεια τών γνωστῶν μας παλμῶν συγχρονισμοῦ, οι όποιοι έφαρμόζονται στό πλέγμα της ταλαντώτριας λυχνίας. Ή συχνότητα έπαναλήψεως τών παλμῶν συγχρονισμοῦ πρέπει νά είναι υψηλότερη άπο τήν ίδιοσυχνότητα τού ταλαντωτή. Μέ αύτή τή συνθήκη οι παλμοί συγχρονισμοῦ προστίθενται στήν τάση πλέγματος τού ταλαντωτή καί ή λυχνία άνοιγει νωρίτερα άπο τό τέλος της φυσικής διεργασίας άνατροπής της. Έτσι, ό ταλαντωτής έξαναγκάζεται νά άφησει τό δικό του ρυθμό άνατροπής καί νά άκολουθήσει τό ρυθμό τών παλμῶν συγχρονισμοῦ.

Άν ή ίδιοσυχνότητα τών ταλαντώσεων τού ταλαντωτή είναι υψηλότερη άπο τή συχνότητα έπαναλήψεως τών συγχρονιστικῶν παλμῶν, οι τελευταῖοι ένεργοῦν στό πλέγμα ζταν ή λυχνία είναι πιά άνοικτή. Στήν περίπτωση αύτή ό ταλαντωτής δέν άνατρέπεται καί συνεχίζει νά έργαζεται μέ τό δικό του ρυθμό.

Γενικά γιά τό συγχρονισμό ένός ταλαντωτή παλμῶν άπαιτούνται οι έπομενες συνθήκες.

— Οι παλμοί συγχρονισμοῦ πρέπει νά έχουν άρκετό πλάτος.

— Οι συγχρονιστικοί παλμοί πρέπει νά έχουν κατάλληλη πολικότητα: Θετική άν

έφαρμόζονται στό πλέγμα καί άρνητική άν έφαρμόζονται στήν άνοδο της λυχνίας.

— Ή ίδιοσυχνότητα τών ταλαντώσεων τού ταλαντωτή παλμῶν πρέπει νά είναι έλαφρώς χαμηλότερη άπο τή συχνότητα έπαναλήψεως τών συγχρονιστικῶν παλμῶν.

Ό συγχρονισμός τού δονητή φραγμοῦ ή τού πολυδονητή μπορεῖ νά γίνει καί μέ παλμούς, πού έχουν συχνότητα έπαναλήψεως πολλαπλάσια (κατά άκρεαο άριθμο) τής ίδιοσυχνότητας τού ταλαντωτή.

Έτσι, οι παλμοί πού φθάνουν στόν ταλαντωτή σαρώσεως γραμμῶν μέ ρυθμό ήμιγραμμῶν (προεξιστικοί, μετεξιστικοί καί έσοχές τού πλαισιοπαλμοῦ), δέν προκαλοῦν τήν άνατροπή του. Ό συγχρονισμός τού ταλαντωτή γίνεται μόνο άπο τούς παλμούς πού φθάνουν μέ ρυθμό γραμμῶν.

Μιά συνδεσμολογία, σπως ο δονητής φραγμοῦ ή ο πολυδονητής πού μπορεῖ εύκολα νά συγχρονισθεῖ μέ τή βοήθεια παλμῶν όρισμένης συχνότητας, τό ίδιο εύκολα μπορεῖ νά άνατραπεῖ καί έπομένως νά άποσυγχρονισθεῖ καί άπο ένα παλμικό

Θόρυβο. Μεγαλύτερη πιθανότητα άνατροπής από θορύβους έχει ό ταλαντωτής σαρώσεως γραμμῶν, έπειδή οι παλμικοί θόρυβοι, αν καί εἶναι μικρῆς διάρκειας, μποροῦν νά διαφορισθοῦν καί νά φθάσουν στήν εἴσοδο τοῦ ταλαντωτῆς. 'Ο ταλαντωτής πλαισίων δέν μπορεῖ εύκολα νά άνατραπεῖ από παλμικούς θορύβους, πού δέν έχουν πλάτος μεγαλύτερο από τό πλάτος τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ γραμμῶν καί έξισώσεως. "Ολοι οι παλμοί, έπομένως καί οι θόρυβοι, φαλιδίζονται στό διαχωριστή παλμῶν καί στήν εἴσοδο τοῦ πολλαπλοῦ φίλτρου όλοκληρώσεως δέν άναδεικνύονται παρά μόνο οι παλμοί συγχρονισμοῦ πλαισίων.

8.4 Ο ένισχυτής πλαισίων καί ή τάση διεγέρσεώς του.

Η κατακόρυφη σάρωση χαρακτηρίζεται από τή χαμηλή συχνότητα έναλλαγῆς τῶν πεδίων (50 Hz) καί τό μεγάλο χρόνο έπιστροφῆς τῆς δέσμης (περίπου 1 msec).

Άν υπόθεσομε ότι γιά τήν κανονική άναπαραγωγή τῆς μορφῆς τοῦ πριονωτοῦ ρεύματος τής κατακόρυφης σαρώσεως χρείάζονται 20 άρμονικές τῶν 50 Hz, τό εύρος τοῦ φάσματος τῶν συχνοτήτων, πού πρέπει νά ένισχυει ό ένισχυτής πλαισίων, εἶναι 1000 Hz. Δηλαδή μερικές φορές μικρότερο από τό εύρος ένός συνηθισμένου ένισχυτή άκουστικῶν συχνοτήτων.

Τά πηνία τῆς κατακόρυφης άποκλίσεως, ὅπως καί τά πηνία τῆς όριζόντιας, έχουν μικρό άριθμό σπειρῶν (300 – 400) καί ό λόγος μετασχηματισμοῦ τοῦ μετασχηματιστή προσαρμογῆς κυμαίνεται μεταξύ 30 – 40.

Γιά τήν κατασκευή τοῦ ένισχυτή πλαισίων χρησιμοποιοῦνται οι σύγχρονες λυχνίες PCL 85 (τό πενταοδικό τμῆμα) καί PL 82. Σέ παλιότερους δέκτες τηλεοράσεως θά συναντήσομε 'καί τά πενταοδικά τμήματα τῶν λυχνιῶν ECL 80, PCL 81 καί PCL 82.

Στό σχήμα 8.4(a) φαίνεται μιά άπλοποιημένη βαθμίδα έξόδου πλαισίων μέ τό ίσοδύναμο της κύκλωμα. Ή αὐτεπαγωγή L_k καί ή άντίσταση R_k εἶναι στοιχεῖα τῶν πηνίων κατακόρυφης άποκλίσεως άνηγμένα στό πρωτεύον τοῦ μετασχηματιστή έξόδου. Ή αὐτεπαγωγή τοῦ δευτερεύοντος τοῦ μετασχηματιστή καί ή αὐτεπαγωγή σκεδάσεως εἶναι πολύ μικρότερες από τήν αὐτεπαγωγή τῶν πηνίων άποκλίσεως καί γι' αύτό δέν περιέχονται στό ίσοδύναμο κύκλωμα.


"Οπως είδαμε, γιά νά έχομε ρεύμα πριονωτής μορφῆς στά πηνία άποκλίσεως πρέπει νά έφαρμόσομε σέ αύτά τραπεζοειδή τάση. 'Από τό ίσοδύναμο κύκλωμα τοῦ σχήματος 8.4(b) φαίνεται ότι ρόλο γεννήτριας γιά τά πηνία άποκλίσεως παίζει τό πρωτεύον τοῦ μετασχηματιστή έξόδου L_1 .

Προκύπτει τό έρωτήμα: ποιά πρέπει νά εἶναι ή μορφή τοῦ ρεύματος, πού θά διαρρέει τό πρωτεύον τοῦ μετασχηματιστή L_1 , ώστε ή τάση στά άκρα του νά έχει τραπεζοειδή μορφή;

Εἶναι γνωστόν ότι ή τάση στήν αὐτεπαγωγή έξαρτᾶται από τήν ταχύτητα μεταβολῆς τοῦ ρεύματος πού τή διαρρέει. Δηλαδή

$$u_L = L \frac{\Delta i}{\Delta t} \quad (u_L = L \frac{di}{dt})$$

Η μαθηματική άνάλυση άποδεικνύει, άλλα καί τό πείραμα έπαληθεύει ότι τό ρεύμα, πού διαρρέει τό πρωτεύον τοῦ μετασχηματιστή κατά τήν όρθη σάρωση,

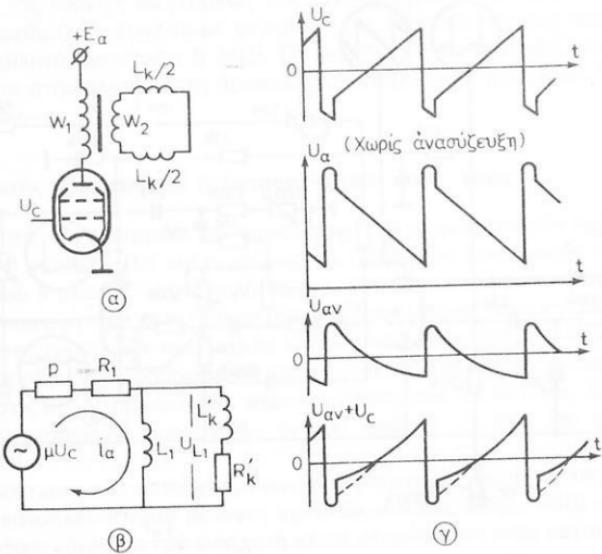

Σχ. 8.4.

Ίσοδύναμο κύκλωμα ένισχυτή πλαισίων και κυματομορφές τῶν τάσεων είσόδου και έξόδου.


πρέπει νά έχει παραβολική μορφή δεύτερης δυνάμεως. Έπομένως, τό ανοδικό ρεῦμα τῆς λυχνίας έξόδου και ή τάση διεγέρσεως της πρέπει νά περιέχουν παραβολική συνιστώσα.

Για νά έχομε παραβολική συνιστώσα στήν τάση διεγέρσεως τοῦ ένισχυτή πλαισίων δημιουργούμε άνασύζευξη πού νά έχαρτάται άπό τή συχνότητα. Στήν άλυσίδα τῆς άνασυζεύξεως περιέχεται ένα κύκλωμα διαφορίσεως. Ή σταθερά χρόνου τοῦ κυκλώματος διαφορίσεως ίσοῦται μέ τήν περίοδο τῆς τάσεως τῆς κατακόρυφης σαρώσεως και έπομένως δέ γίνεται άκριβής διαφόριση, άλλα άκρετη γιά νά δώσει στό ανοδικό ρεῦμα τῆς λυχνίας τήν άπαραίτητη παραβολική συνιστώσα.

8.5 Τό κατακόρυφο τμῆμα μέ πολυδονητή.

Τό τμῆμα τῆς κατακόρυφης σαρώσεως τῶν συγχρόνων δεκτῶν τηλεοράσεως κατασκευάζεται, σχεδόν άποκλειστικά, μέ μιά διπλή λυχνία (τριοδική - πενταοδική) πού έργαζεται ώς πολυδονητής και ένισχυτής έξόδου πλαισίων. Μιά τέτοια συνδεσμολογία μέ τή λυχνία PCL 85 φαίνεται στό σχήμα 8.5.

Η σύζευξη τῆς άνόδου τοῦ τριοδικού τμήματος μέ τό πλέγμα τοῦ πενταοδικοῦ τμήματος τῆς λυχνίας γίνεται μέσα άπό τόν πυκνωτή 47 nF και τό κύκλωμα πού άποτελεῖται άπό τίς άντιστάσεις 10 kΩ, 680 kΩ, 500 kΩ και τόν πυκνωτή 1,8 nF. Η σύζευξη τῆς άνόδου τοῦ πενταοδικοῦ τμήματος μέ τό πλέγμα τοῦ τριοδικοῦ τμήματος γίνεται μέσα άπό τά στοιχεία 22 nF, 33 kΩ, 47 kΩ και 22 nF. Στό ίδιο πλέγμα και μέσα άπό τόν πυκνωτή 1,5 nF, έφαρμόζονται και οι παλμοί συγχρονισμού πού λαμβάνονται άπό τό διπλό κύκλωμα όλοκληρώσεως μέ τίς άντιστάσεις 100 kΩ και

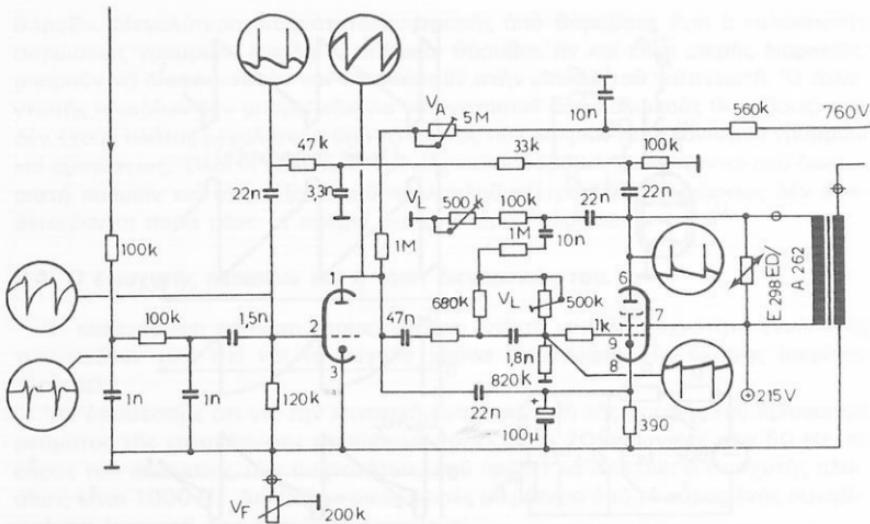

Σχ. 8.5.

Συνδεσμολογία του τμήματος κατακόρυφης σαρώσεως με τή λυχνία PCL 85.

τούς πυκνωτές 1 nF . Ή συχνότητα τῶν παραγομένων ταλαντώσεων ρυθμίζεται μέση μεταβλητή άντισταση τῶν $200\text{ k}\Omega$.

Η πριονωτή τάση μορφοποιείται μέ τη βοήθεια των άνοδικών άντιστασεων του τριοδικού τμήματος $1\text{ M}\Omega$, $5\text{ M}\Omega$ καί του πυκνωτή 22 nF πού συνδέει τήν άνοδο του ίδιου τμήματος μέ τήν κάθοδο του πενταοδικού τμήματος. Η σύνδεση αύτοῦ του πυκνωτή στήν κάθοδο τής λυχνίας έξόδου δημιουργεῖ άρνητική άνασυζευξη ή όποια σταθεροποιεί τή λειτουργία του πολυδονητή. Η πριονωτή τάση όδηγείται στό πλέγμα του πενταοδικού τμήματος μέσα από τόν πυκνωτή συζεύξεως 47 nF καί τά ύπόλοιπα στοιχεία, πού άναφέραμε παραπάνω. Η άντισταση $1\text{ k}\Omega$, πού βρίσκεται σέ σειρά μέ τό πλέγμα τής πενταοδικής λυχνίας, είναι άντιπαρασιτική.

· Η άλυσίδα της άρνητικής άνασυζεύξεως γιά τήν κατακόρυφη γραμμικότητα περιλαμβάνει τά στοιχεία 22 nF , 10 nF , $1\text{ M}\Omega$, $500\text{ k}\Omega$, $100\text{ k}\Omega$ και $500\text{ k}\Omega$. Ο πυκνωτής 10 nF , που βρίσκεται πρίν από τήν άντισταση $1\text{ M}\Omega$, έμποδίζει τή συνεχή συνιστώσα τοῦ ρεύματος πλέγματος τής πενταδικής λυχνίας νά κλείσει κατά ένα μέρος μέσα από τίς άντιστάσεις $500\text{ k}\Omega$, $1\text{ M}\Omega$, $100\text{ k}\Omega$ και $500\text{ k}\Omega$. "Ετσι, δόλο-κληρο τό ρεύμα πλέγματος κλείνει μέσα από τήν άντισταση διαρροής τῶν $820\text{ k}\Omega$ και δημιουργεῖ ένα μέρος τής τάσεως πολώσεως τής λυχνίας. Ή ύπόλοιπη τάση πολώσεως γίνεται μέ τήν καθοδική άντισταση τῶν $390\text{ }\Omega$.

‘Η ἀντίσταση VDR, πού συνδέεται παράλληλα στό πρωτεύον τοῦ μετασχηματιστή ἔξοδου, προστατεύει τὴν περιέλιξη ἀπό τίς τασικές αἰχμές, πού ἐμφανίζονται κατά τὸ χρόνο τῆς κατακόρυφης ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης. ‘Η ἀντίσταση αὐτὴ μικραίνει, ὅταν μεγαλώνει ἡ τάση στὰ ἄκρα της καὶ ἔτσι περιορίζεται αὐτομάτως τὸ πλάτος τῶν τασικῶν αἰχμῶν.

Τό πλάτος της τάσεως διεγέρσεως της λυχνίας έξόδου και έπομένως τό υψος της είκονας, ρυθμίζεται έμφεσα μέ μεταβολή της άνοδικής τάσεως της τριοδικής λυχνίας (μεταβλητή άντισταση 5 MΩ). Οι μεταβλητές άντιστάσεις τών 500 kΩ, που βρίσκονται στήν αλυσίδα της άρνητικής άνασυζεύξεως, ρυθμίζουν τή γραμμή-κόπτη της είκονας.

8.6 Όνισχυτής γραμμῶν καί ή λειτουργία του.


Η συχνότητα τών γραμμῶν, σέ σύγκριση μέ τή συχνότητα τών πεδίων, εἶναι σχετικά ύψηλή (15.625 Hz) καί ό χρόνος της άριζόντιας έπιστροφής της δέσμης μικρός (περίπου 9 μsec). Γι' αύτό κατά τό χρόνο της άριζόντιας έπιστροφής της δέσμης, ή αύτεπαγγή τών άντιστοίχων πηνίων άποκλίσεως έπενεργεῖ έντονότερα άπ' όσο ή αύτεπαγγή τών πηνίων της κατακόρυφης άποκλίσεως. Γιά νά πάρομε πριονωτό ρεῦμα χωρίς παραμόρφωση πρέπει ό ένισχυτής έξόδου γραμμῶν νά ένισχύει γύρω στίς 30 - 50 άρμονικές της συχνότητας τών 15.625 Hz. Έτσι, τό φάσμα τών ένισχυμένων συχνοτήτων άρχιζει άπό τά 15 kHz καί φθάνει στά 450 - 750 kHz.

Γιά τήν έλαττωση τών κατανεμημένων χωρητικοτήτων, τά πηνία της άριζόντιας άποκλίσεως κατασκευάζονται μέ λίγες σχετικώς σπείρες (300 - 400) καί συνδέονται στό άνοδικό κύκλωμα τού ένισχυτή μέ τή μεσολάβηση ένός αύτομετασχηματιστή.

Γιά τήν κατασκευή ένισχυτῶν έξόδου γραμμῶν, δπως καί πλαισίων, δέ χρησιμοποιούνται τριοδικές λυχνίες, έπειδή έχουν μικρό συντελεστή ένισχύσεως καί θέλουν μεγάλη άρνητική τάση στό πλέγμα γιά τήν άποκοπή τού άνοδικού ρεύματος κατά τήν άριζόντια έπιστροφή της δέσμης. Γι' αύτόν τό σκοπό έχουν κατασκευασθεῖ οι πενταοδικές λυχνίες ισχύος PL 36, PL 500, PL 504, πού τίς συναντοῦμε σέ όλους σχεδόν τούς σύγχρονους δέκτες τηλεοράσεως.

Κατά τό χρόνο της όρθης άριζόντιας σαρώσεως, ή άνοδος της λυχνίας έχει μικρή τάση καί τό ρεῦμα τού προστατευτικού πλέγματος μεγαλώνει. Έπομένως, τό προστατευτικό πλέγμα πρέπει ν' άντέχει σέ άρκετή ισχύ καταναλώσεως. Κατά τή διάρκεια της έπιστροφής της δέσμης, έμφανίζονται στήν άνοδο τασικές αίχμες μέ σημαντικό πλάτος, στίς οποίες ή λυχνία πρέπει έπιστης ν' άντέχει. Γι' αύτό οι παραπάνω λυχνίες εἶναι ειδικής κατασκευῆς.

Στό σχήμα 8.6 φαίνεται μιά άπλοποιημένη συνδεσμολογία ένισχυτή γραμμῶν μέ τή μορφή της τάσεως διεγέρσεως του. Στήν έξόδο τού ένισχυτή συνδέονται τά πηνία της άριζόντιας άποκλίσεως μέ τή μεσολάβηση ένός μετασχηματιστή. Κατά τό χρονικό διάστημα $t_0 - t_1$, ή λυχνία εἶναι άγωγιμη καί τά πηνία άποκλίσεως πρέπει νά διαρρέονται άπό ένα γραμμικά αύξανόμενο ρεῦμα. Ή κατάσταση αύτή άντιστοιχεῖ στήν όρθη άριζόντια σάρωση, κατά τήν οποία ή ήλεκτρονική δέσμη τού καθοδικού σωλήνα μετακινεῖται άπό τό άριστερό περιθώριο της άθόνης πρός τό δεξιό καί γράφει μιά γραμμή. Τή χρονική στιγμή t_1 , στό πλέγμα της λυχνίας έφαρμόζεται ή άρνητικός παλμός της τάσεως διεγέρσεως καί τό άνοδικό ρεῦμα άπότομα (μέ άλλα μα) μηδενίζεται. Τή στιγμή αύτή άρχιζει ή έπιστροφή της δέσμης, πού διαρκεῖ ώς τή στιγμή t_3 . "Οταν ή λυχνία άποκόπτεται, τό ρεῦμα πού διαρρέει τά πηνία άποκλίσεως δέν μπορεῖ νά μηδενισθεῖ άκαριαία, έπειδή κατά τό χρόνο της όρθης σαρώσεως, πού ή λυχνία ήταν άγωγιμη, στά πηνία άποθηκεύθηκε ένέργεια μέ μορφή

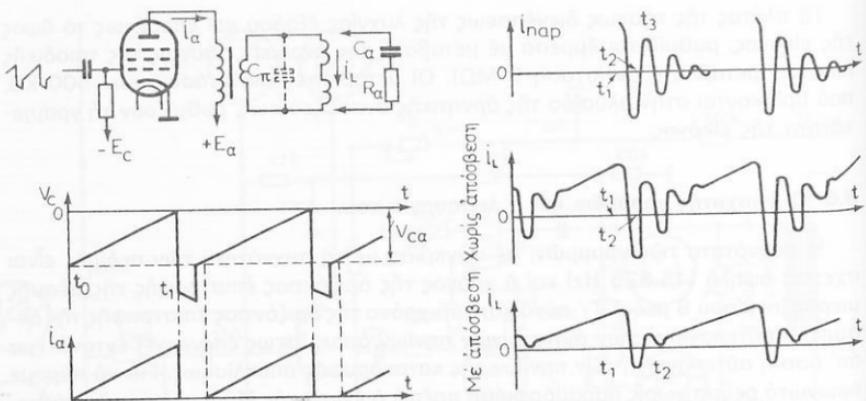

Σχ. 8.6.

Η έμφάνιση παρασιτικών ταλαντώσεων στά πηνία όριζόντιας άποκλίσεως.

μαγνητικού πεδίου. Η ένέργεια αυτή δημιουργεῖ παρασιτικές ταλαντώσεις μέσυ χρονικής στιγμής, οι οποίες παρασιτικές ταλαντώσεις προστίθενται στό ρεύμα της όρθης σαρώσεως καί ή γραμμική του αύξηση καταστρέφεται. Η καταστροφή της γραμμικότητας τοῦ ρεύματος όρθης σαρώσεως προκαλεῖ άνισταχή κίνηση της ηλεκτρονικής δέσμης κατά μήκος της γραμμῆς, μέσης άποτέλεσμα ή είκόνα νά παραμορφώνεται. Η παραμόρφωση έκδηλώνεται μέση την έμφάνιση κατακορύφων λωρίδων («ππυχῶν») στό άριστο περιθώριο της θύρων.


Γιά τήν άπόσβεση τών παρασιτικών ταλαντώσεων μπορούμε νά παραλληλίσουμε τά πηνία άποκλίσεως (τό δευτερεύον τοῦ μετασχηματιστή) μέση μιά άντίσταση καί έναν πυκνωτή πού συνδέονται σέ σειρά μεταξύ τους (σχ. 8.6). Η χωρητικότητα τοῦ «πυκνωτή άποσβέσεως» C_a έκλεγεται έτσι, ώστε ή άντίστασή του νά είναι μεγάλη γιά τή συχνότητα τών γραμμῶν καί μικρή γιά τή συχνότητα τών παρασιτικών ταλαντώσεων. Έτσι, κατά τό χρόνο της όρθης σαρώσεως τό κύκλωμα R_a C_a θά διαρρέεται άπό πολύ μικρό ρεύμα καί ή «άντίσταση άποσβέσεως» R_a δέ θά διακλαδίζει σχεδόν καθόλου τά πηνία άποκλίσεως. Κατά τό χρόνο, δημοσ., της έπιστροφῆς της δέσμης ή πυκνωτής σχεδόν βραχυκυκλώνεται καί ή άντίσταση R_a διαρρέεται άπό μεγάλο ρεύμα, μέση άποτέλεσμα τήν άπόσβεση τών παρασιτικών ταλαντώσεων.

8.7 Η έκμετάλλευση τών παρασιτικών ταλαντώσεων.

Τό μειονέκτημα τοῦ προηγούμενου τρόπου άποσβέσεως τών παρασιτικών ταλαντώσεων είναι ή άπωλεια της ένέργειας, πού άποθηκεύεται μέση μορφή μαγνητικού πεδίου στά πηνία άποκλίσεως κατά τό χρόνο της όρθης σαρώσεως. Όλη αύτή

Η ένέργεια μετατρέπεται σέ θερμότητα στήν άντισταση R_a . Μπορούμε νά αποφύγουμε τήν άπωλεια τῆς ένέργειας αυτής, ἀν ή άποσβεση τῶν παρασιτικῶν ταλαντώσεων δέ γίνει άμέσως μέ τήν έναρξη τῆς έπιστροφῆς τῆς δέσμης, ἀλλά ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα, ίσο μέ τήν ήμιπερίοδο τῶν ταλαντώσεων αὐτῶν.

"Ἄς υποθέσομε, ὅτι τή θέση τοῦ πυκνωτῆ αποσβέσεως C_a τήν παίρνει ένας διακόπτης (σχ. 8.7). Τή χρονική στιγμή t_1 , πού άρχιζει ή δριζόντια έπιστροφή τῆς δέσμης, ὁ διακόπτης εἶναι ἀνοικτός. Τό ἀνοδικό ρεύμα τῆς λυχνίας μηδενίζεται καί ἄρχιζει ή ἐμφάνιση τῶν παρασιτικῶν ταλαντώσεων στά πηνία ἀποκλίσεως. Ή ἔνέργεια, πού εἶχε ἀποθηκευθεῖ στό μαγνητικό πεδίο τῶν πηνίων ἀποκλίσεως, μετασχηματίζεται σέ ένέργεια ηλεκτρικοῦ πεδίου τοῦ παρασιτικοῦ πυκνωτῆ καί τά πηνία ἀποκλίσεως διαρρέονται ἀπό τό ἐλαπτούμενο ρεύμα φορτίσεως τοῦ πυκνωτῆ. Τή χρονική στιγμή t_2 ή φόρτιση τοῦ πυκνωτῆ δλοκληρώνεται καί ἄρχιζει ή ἐκφόρτισή του. Τά πηνία ἀποκλίσεως διαρρέονται τώρα ἀπό τό αὔξανόμενο πρός τά ἀρνητικά ρεύμα ἑκφορτίσεως. Ή ἐκφόρτιση τοῦ παρασιτικοῦ πυκνωτῆ τελειώνει τή στιγμή t_3 γιά νά ἀρχίσει ή ἐπαναφόρτισή του καί τήν ίδια ἀκριβώς στιγμή κλείνοται τό διακόπτη. Μέ τό κλείσιμο τοῦ διακόπτη ή ἀντίσταση ἀποσβέσεως συνδέεται παράλληλα στά πηνία ἀποκλίσεως, ἀπορροφᾶ τήν ύπολοιπή ένέργεια τοῦ μαγνητικοῦ τους πεδίου, ὁ πυκνωτής δέν ἐπαναφορτίζεται καί ή παρασιτική ταλάντωση διακόπτεται.

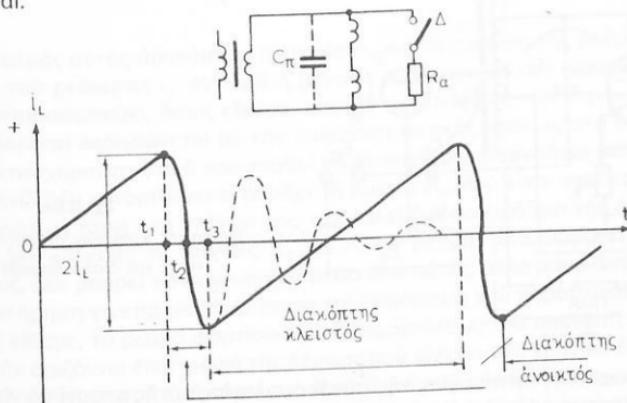

Σχ. 8.7.

Έκμετάλλευση τῆς ένέργειας τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου τῶν πηνίων ἀποκλίσεως.


Ἄπο τή σύγκριση τῶν κυματομορφῶν τῶν σχημάτων 8.6 καί 8.7 φαίνεται ὅτι μέ τήν έκμετάλλευση τῆς ένέργειας τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου τῶν πηνίων ἀποκλίσεως μπορούμε νά πάρομε ρεύμα σαρώσεως μέ διπλάσιο σχεδόν πλάτος. Πρέπει δημος νά βρούμε έναν ηλεκτρονικό τρόπο συνδέσεως καί ἀποσυνδέσεως τῆς ἀντίστάσεως R_a παράλληλα στά πηνία ἀποκλίσεως πού νά ἐνεργεῖ σέ κατάλληλες χρονικές στιγμές.

Στούς σύγχρονους δέκτες τηλεοράσεως τό ρόλο τοῦ διακόπτη γιά τή σύνδεση καί ἀποσύνδεση τῆς ἀντιστάσεως ἀποσβέσεως R_a , παράλληλα στά πηνία ἀπο-

κλίσεως, παίζει μιά διοδική λυχνία. Η λυχνία αυτή όνομάζεται «δίοδος άποσβέσεως» (Damper diode). Η χρησιμοποίηση της διόδου άποσβέσεως έπιπρέπει τήν άντικατάσταση καί τής άντιστάσεως άποσβέσεως R_a μ' έναν πυκνωτή. «Οπως θά δούμε στήν έπόμενη παράγραφο, μέ τήν άντικατάσταση αυτή μπορούμε νά έκμεταλλευθούμε καί τήν ύπόλοιπη ένέργεια του μαγνητικού πεδίου πού μετατρέπεται σέ θερμότητα στήν άντισταση R_a .

8.8 Ένισχυτής γραμμῶν μέ αύτομετασχηματιστή.

Στούς σύγχρονους δέκτες τηλεοράσεως ή σύνδεση τῶν πηνίων τῆς ὄριζόντιας ἀποκλίσεως στὸ κύκλωμα ἔξοδου τῆς ἐνισχύτριας γραμμῶν γίνεται μὲ τὴ μεσολάβηση αὐτομετασχηματιστῆ. 'Ο αὐτομετασχηματιστής ἔχει μερικά πλεονεκτήματα σὲ σύγκριση μὲ τὸ μετασχηματιστή. 'Η κατανεμημένη χωρητικότητα μεταξὺ τῶν σπειρῶν του εἶναι μικρότερη, ἡ αὐτεπαγγή σκεδάσεως εἶναι ἐπίσης μικρότερη καὶ ἀκόμη ἔχει μικρότερο ὅγκο καὶ ἀπλούστερη κατασκευή. 'Σ' ἔνα τμῆμα τῶν σπειρῶν τοῦ αὐτομετασχηματιστῆ συνδέονται τά πηνία ἀποκλίσεως καὶ παράλληλα σ' αὐτά, σὲ λίγο μεγαλύτερο ἀριθμό σπειρῶν, συνδέεται ἡ δίοδος ἀποσβέσεως, δηπως φαίνεται στὸ σχῆμα 8.8a.

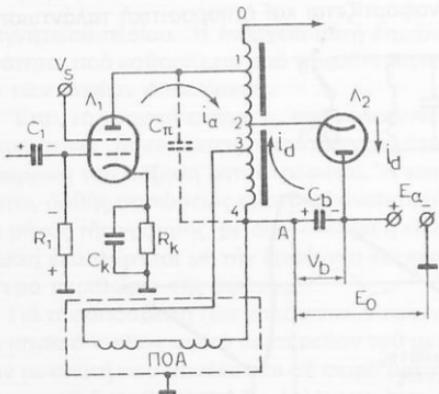


Σχ. 8.8a.

Ἐνισχυτής γραμμῶν μέ αύτομετασχημα-
τιστή καὶ δίοδο ἀποσβέσεως.

· Ή περιγραφή της λειτουργίας της συνδεσμολογίας αύτης μπορεί νά γίνει πιό άπλη ἀν ύποθέσομε πώς το τμῆμα του αύτομετασχηματιστή μεταξύ των δρίων 3 - 4 άντιπροσωπεύει και τα πηνία άποκλίσεως. Το σπουδαιότερο στοιχείο της συνδεσμολογίας είναι ο πικνωτής C_b που άντικατέστησε την άντισταση R_a των προηγουμένων κυκλωμάτων.

Μόλις έφαρμοσθεί ἡ τάση τῆς πηγῆς E_a , ἡ δίδος ἀποσβέσως ἄγει καὶ φορτίζει τὸν πυκνωτὴν C_b . Ἡ τάση φορτίσεως τοῦ πυκνωτῆς έφαρμόζεται στὴν ἄνοδο τῆς ἐνισχύτριας λυχνίας μέσα ἀπό τὴν περιέλιξη τοῦ αὐτομετασχηματιστῆς καὶ ἐμφανίζεται τὸ ἀνοδικό της ρεῦμα i_a . Τὸ ρεῦμα αὐτό ἀναπτύσσεται ἀργά καὶ καθώς διαρρέει τὴν περιέλιξη τοῦ αὐτομετασχηματιστῆς δημιουργεῖ μαγνητικό πεδίο. Ἡ τάση στὴν ἄνοδο τῆς ἐνισχύτριας λυχνίας ἐλαττώνεται σιγά - σιγά ως τῇ στιγμῇ t_1 (σχ. 8.8β), ὅποτε στὸ πλέγμα τῆς έφαρμόζεται ὁ ἀρνητικός παλμός τῆς τάσεως διεγέρσεως.

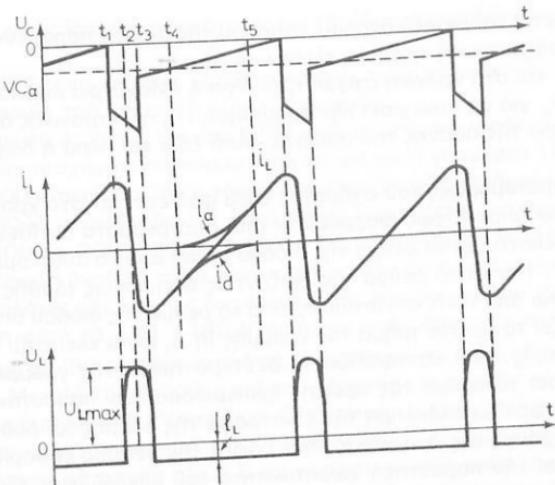

Σx . 8.8 β .

Κυριατομορφές γιά τη λειτουργία του κυκλώματος του σχήματος 8.8a.

Όπως αύτός άποκόπτει τή λυχνία Λ₁, και τό άνοδικό της ρεύμα πέφτει. Στήν πτώση τού ρεύματος ι_a άντιδρα ή μεγάλη αύτεπαγωγή τού αύτομετασχηματιστή πουύ άντιπροσωπεύει, δημοσιεύει, και τήν αύτεπαγωγή τών πηγίων άποκλίσεως. Ή άντιδραση έκδηλωνται μέ τήν έμφανιση θετικής τάσεως στό έπάνω δριο τού αύτομετασχηματιστή πού προσπαθεῖ νά συντηρήσει τό άνοδικό ρεύμα ι_a. Ή τάση αύτή, ένω δέν κατορθώνει ν' άνοιξει τή λυχνία Λ₁, πού είναι σταθερά κλειστή άπο τήν άρνητική τάση στό πλέγμα της, προκαλεῖ άμεσο φράξιμο τής διόδου άποσβέσεως. Μέ κλειστές τίς λυχνίες Λ₁ και Λ₂ τό ρεύμα, πού διαρρέει τά πηγία άποκλίσεως, δέν μπορεῖ νά συντηρθεί μέσα άπο αύτές, άλλα μόνο άπο πλάγιο δρόμο. Ή συντήρηση γίνεται μέ τή φρότιση και έκφρότιση τού παρασιτικού πυκνωτή C_π. "Οπως είδαμε, τό ρεύμα φορτίσεως και έκφορτίσεως τού πυκνωτή αύτού έξασφαλίζει τήν δριζόντια έπιστροφή τής δέσμης πού γίνεται στό χρονικό διάστημα t₁ - t₃.

Τή χρονική στιγμή t_3 ή τάση στά όρια 3 - 4 του αυτομετασχηματοποιητή αναστρέψει φεται, τό δριο 2 γίνεται άρνητικό ώς πρός τό 4 και ή διόδος άνοιγει για νά κάνει τη γνωστή άπόσβεση τών παρασπικών ταλαντώσεων. Μέ τό άνοιγμα της διόδου ο πυκνωτής C_b , πού ήταν φορτισμένος μέ τήν τάση της πηγής E_a , φορτίζεται άκομη περισσότερο άπό τό ρεύμα i_d . "Ετσι, ή υπόλοιπη ένέργεια του μαγνητικού πεδίου τών πηνίων άποκλίσεως δέ μετατρέπεται σέ θερμότητα (ή έσωτερική άντισταση της διόδου είναι μικρή), άλλα άποθηκεύεται στόν πυκνωτή C_b για νά χρησιμοποιηθεί άργοτερα.

Καθώς ο πυκνωτής C_b φορτίζεται, ή τάση μεταξύ ανόδου-καθοδού της σιδού όπως είλαττώνεται. Μαζί της έλαττώνεται και τό ρεύμα i_d πού διαρρέει τα πηνία άποκλίσεως και έχασφαλίζει τήν κίνηση τής ήλεκτρονικής δέσμους στην άρχη τής όρθης σαρώσεως. "Όταν δλη ή ένέργεια τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου τῶν πηνίων μετατραπεῖ σέ ένέργεια τοῦ ήλεκτρικοῦ πεδίου τοῦ πυκνωτῆ C_b , ή τάση άπο αύτεπα-

γωγή μηδενίζεται καί μεταξύ άνόδου-καθόδου τῆς διόδου παραμένει μόνο ή τάση φορτίσεως τοῦ πυκνωτῆ ή όποια κλείνει τή λυχνία.

Στό μεταξύ καί στή χρονική στιγμή t_4 άνοιγει ή ένισχύτρια λυχνία καί έμφανίζεται τό ρεῦμα i_a γιά νά συνεχίσει τήν προώθηση τῆς ήλεκτρονικής δέσμης πρός τό δεξιό περιθώριο τῆς θύρας τοῦ σωλήνα. Από έδω καί πέρα ή διεργασία ἐπαναλαμβάνεται.

‘Από τίς κυματομορφές τοῦ σχήματος 8.8β φαίνεται ότι στό χρονικό διάστημα $t_4 - t_5$ τά πηνία άποκλίσεως διαρρέονται από δυό ρεύματα άντιθετης κατευθύνσεως: από τό έλαπτούμενο ρεῦμα τῆς διόδου i_d καί από τό αύξανόμενο ρεῦμα τῆς ένισχύτριας i_a . Γενικά τό ρεῦμα τῆς θρίζοντιας σαρώσεως (όρθης καί άνάστροφης) άποτελείται από τρεῖς συνιστῶσες: από τό ρεῦμα τῆς διόδου άποσβέσεως i_d , πού έξασφαλίζει τό πρώτο τμῆμα τῆς γραμμῆς (ή Λ_1 είναι κλειστή), από τό ρεῦμα τῆς ένισχύτριας i_a , πού έξασφαλίζει τό δεύτερο τμῆμα τῆς γραμμῆς (ή Λ_2 είναι κλειστή) καί από τό ρεῦμα τῆς πρώτης ήμιπεριόδου τῶν παρασιτικῶν ταλαντώσεων πού έξασφαλίζει δόλκηρη τήν έπιστροφή τῆς δέσμης (οι δυό λυχνίες είναι κλειστές). Ο χρόνος τῆς θρίζοντιας έπιστροφῆς τῆς δέσμης καθορίζεται από τήν αύτεπαγγή καί τήν παρασιτική χωρητικότητα τοῦ κυκλώματος έξόδου τοῦ ένισχυτῆ. Όσο μικρότερη είναι η παρασιτική χωρητικότητα, τόσο γρηγορότερα έπιστρέφει ή δέσμη.

8.9 Ο πυκνωτής έπαυξητικής τάσεως.

Γιά τή λειτουργία τῆς λυχνίας έξόδου γραμμῶν άπαιτεῖται άνοδική τάση 500 - 600 V. Οι άνοδικές τάσεις τῶν ύπολοίπων λυχνιῶν τοῦ δέκτη δέν ξεπερνοῦν τά 250 V. Η ύψηλή τάση τροφοδοτήσεως τῆς ένισχύτριας γραμμῶν έξασφαλίζεται μέ τή συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 8.8a.

Στή συνδεσμολογία αὐτή περιέχεται, όπως είδαμε, ο πυκνωτής C_b , πού είναι ένωμένος σέ σειρά μέ τήν πηγή τροφοδοτήσεως E_a . Στήν άρχη ο πυκνωτής φορτίζεται ως τήν τάση τῆς πηγῆς (250 V). ‘Οταν ή δίοδος γίνεται άγωγιμη, καί υπερέπειρα από μερικούς κύκλους λειτουργίας, η τάση φορτίσεως τοῦ πυκνωτῆ ξεπερνά τά 300 V. Η αὔξηση τῆς τάσεως προέρχεται από τήν ένέργεια τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου τῶν πηνίων άποκλίσεως, πού τήν άφαιρούμε μέ τή βοήθεια τῆς διόδου άποσβέσεως γιά νά άποφύγομε τίς παρασιτικές ταλαντώσεις.

‘Ετσι, δηπως φαίνεται στό σχήμα 8.8a, στήν άνοδο τῆς λυχνίας έξόδου τῶν γραμμῶν έφαρμόζεται τό άθροισμα τῶν τάσεων E_a καί V_b . Επειδή ή τάση V_b αύξανει τήν τάση τῆς πηγῆς, όνομάζεται ‘έπαυξητική τάση’ καί ο πυκνωτής, πού τή δίνει, ‘έπαυξητικός πυκνωτής’ (Booster Condenser). Η όλική τάση $E_a + V_b$ χρησιμεύει καί γιά τήν τροφοδότηση τοῦ έπιταχυντικοῦ πλέγματος τοῦ καθοδικοῦ σωλήνα καθώς καί ως άνοδική τάση άλλων λυχνιῶν τοῦ δέκτη, όπως π.χ. τῆς ένισχύτριας έξόδου γραμμῶν. Η ένέργεια πού προσφέρει ο πυκνωτής γιά τήν τροφοδότηση καί άλλων βαθμίδων, αύξανει τήν άπαιτούμενη ίσχυ γιά τή λειτουργία τῆς διόδου άποσβέσεως. Τή συμπληρωματική αὐτή ίσχυ τήν παρέχει η τροφοδοτική πηγή.

Η χωρητικότητα τοῦ έπαυξητικοῦ πυκνωτῆ είναι μικρή (50 nF περίπου). Ο πυκνωτής αὐτός έπιδρά στό χρόνο ένάρξεως τῆς άποσβέσεως καί έπομένως στή σωστή λειτουργία τῆς θύρας συνδεσμολογίας. Οταν καταστραφεῖ πρέπει νά άντικατα-

σταθεῖ μέ εἴλλον τῆς ἴδιας χωρητικότητας καὶ τῆς ἴδιας ἡ μεγαλύτερης διηλεκτρικῆς ἀντοχῆς.

Στή συνέχεια δίνομε μερικές χαρακτηριστικές τιμές τάσεων πού ἐμφανίζονται κατά τή λειτουργία τοῦ ἐνισχυτῆ ἑξόδου γραμμῶν.

Κατά τή χρονική στιγμή t_2 (βλ. σχ. 8.8β), πού τό ρεῦμα i_L μηδενίζεται, στά δρια 1 - 2 τοῦ αὐτομετασχηματιστῆ παρουσιάζεται μιά τάση γύρω στά 1500 V καὶ στά δρια 2 - 4, 3000 V περίπου. "Αν ή τάση τῆς τροφοδοτικῆς πηγῆς εἶναι 200 V καὶ ή ἐπαυξητική 300 V, στήν ἄνοδο τῆς ἐνισχύτριας ἐμφανίζεται μιά θετική τασική αἰχμή $1500 + 3000 + 200 + 300 = 5000$ V. Γιά νά κρατηθεῖ κλειστή ή λυχνία ἑξόδου μέ τόσο ύψηλή ἀνοδική τάση, ἀπαιτοῦνται πολὺ ἀρνητικοί παλμοί στό πλέγμα τῆς. Τό δίλικό πλάτος τῆς τάσεως διεγέρσεως τῆς λυχνίας φθάνει τά 150 - 200 V. 'Από τήν τάση αύτή τά 130 - 180 V ἀνήκουν στόν ἀρνητικό παλμό.

Τασική αἰχμή μέ λίγο μικρότερο πλάτος ἐμφανίζεται καὶ στήν κάθιδο τῆς διόδου ἀποσβέσεως. Μεταξύ τῆς καθόδου καὶ τοῦ νήματος τῆς λυχνίας αύτῆς παρουσιάζεται μιά τασική αἰχμή 4,5 kV περίπου. Οι διοδικές λυχνίες PY83 καὶ PY88, πού χρησιμοποιοῦνται γιά ἀποσβεστή ταλαντώσεων στούς σύγχρονους δέκτες τηλεοράσεως, ἀντέχουν σέ τασική αἰχμή 6 kV περίπου μεταξύ καθόδου καὶ νήματος.

Σημειώνομε ὅτι ή δίοδος ἀποσβέσεως ὀνομάζεται καὶ «ἐπαυξητική δίοδος» (Booster diode), ἐπειδή μέ τό ρεῦμα τῆς συμβάλλει στό νά αύξηθει ή τάση στόν ἐπαυξητικό πυκνωτή.

8.10 Παραγωγή τῆς ὑπερυψηλῆς τάσεως.


Χαρακτηρίζομε «ὑπερυψηλή» τήν τάση, πού ἀπαιτεῖται γιά τήν τροφοδότηση τῆς ἀνόδου τῆς λυχνίας εἰκόνας (12 - 18 kV). Ἐπειδή τό ρεῦμα τῆς ἡλεκτρονικῆς δέσμης κυμαίνεται γύρω στά 150 μA, ή ισχύς τῆς πηγῆς, πού παρέχει τήν τάση αύτή, εἶναι πολὺ μικρή (2,5 W περίπου).

Ἡ υπερυψηλή τάση μπορεῖ νά παραχθεῖ ἀπό τό δίκτυο τροφοδοτήσεως, ἀπό μιά γεννήτρια ΥΣ καὶ ἀπό μιά γεννήτρια παλμῶν.

Ἡ παραγωγή τῆς ὑπερυψηλῆς τάσεως ἀπό τό δίκτυο τροφοδοτήσεως ἔχει ἔνα βασικό μειονέκτημα. ቩ συχνότητα κυματώσεως τῆς ἀνορθωμένης τάσεως εἶναι πολύ χαμηλή (50 ή 100 Hz) καὶ γιά τήν ἔξομάλυνση τῆς τάσεως αύτῆς χρειάζονται πυκνωτές μεγάλης χωρητικότητας καὶ ύψηλῆς διηλεκτρικῆς ἀντοχῆς. ቩ ἔξομάλυνση τῆς ἀνορθωμένης τάσεως μπορεῖ νά γίνει μέ πυκνωτές μικρῆς χωρητικότητας ἀν αύξηθει ή συχνότητα τῆς τροφοδοτικῆς πηγῆς. Ἐπειδή ή ισχύς τοῦ τροφοδοτικοῦ εἶναι, ὅπως εἴπαμε, χαμηλή, μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε ὡς πηγή ἔναν ταλαντωτή μέ μιά λυχνία μικρῆς ισχύος πού παράγει ἐναλλασσόμενη τάση μέ συχνότητα 100 - 300 kHz. Τέτοια τροφοδοτικά χρησιμοποιοῦνται σέ πολλές περιπτώσεις.

Στούς δέκτες τηλεοράσεως ἀνορθώνονται ἀποκλειστικά οἱ παλμοί τάσεως, πού παράγονται στόν αὐτομετασχηματιστή ἑξόδου γραμμῶν κατά τό χρόνο τῆς δριζόντιας ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης.

Στό σχήμα 8.10a φαίνεται τό κύκλωμα παραγωγῆς τῆς ὑπερυψηλῆς τάσεως ἀπό τή βαθμίδα ἑξόδου τῶν γραμμῶν. Μιά ξεχωριστή καὶ καλά μονωμένη περιέλιξη μέ πολλές σπεῖρες συνδέεται σέ σειρά μέ τόν αὐτομετασχηματιστή, ὥστε νά ἐμφανίζεται ώς προέκταση τῆς δικῆς του περιελίξεως. Κατά τό χρόνο τῆς δριζόντιας

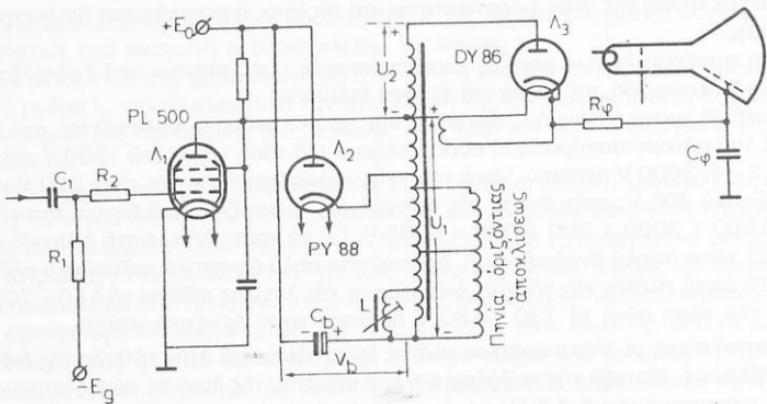

Σχ. 8.10α.


Συνδεσμολογία γιά τήν παραγωγή τής ύπερυψηλής τάσεως.

έπιστροφής τής δέσμης, έπαγεται στή νέα περιέλιξη μιά τάση μέ μέγιστη τιμή $U_2 = 8 - 14$ kV. Στήν τάση αύτή προστίθεται καί ή τάση $U_1 = 5.000$, πού παρουσιάζεται, όπως ξέρομε, στήν περιέλιξη τού αύτομετασχηματιστή καί ή άλικη τάση $U_1 + U_2$ έφαρμόζεται στήν άνοδο μιᾶς κατάλληλης διοδικής λυχνίας. Ή άνορθωμένη τάση, πού προκύπτει, έξομαλύνεται άπο τή χωρητικότητα C_ϕ τήν όποια σχηματίζουν τό έσωτερικό καί έξωτερικό έπιστρωμα τού κώνου τού σωλήνα μέ διηλεκτρικό τό γυάλινο περίβλημα. Ή χωρητικότητα αύτή κυμαίνεται άπο 1000 - 2000 pF καί θεωρείται άρκετή, έπειδή ή συχνότητα τής κυματώσεως είναι 15625 Hz. Έξαλλου τό μικρό ρεύμα τής δέσμης έπιτρέπει τή χρησιμοποίηση καί μιᾶς μεγάλης άντιστάσεως (0,5 - 2 MΩ) στό φίλτρο έξομαλύνσεως.

Οι άνορθωτικές λυχνίες ύπερυψηλής τάσεως (DY86, DY87, DY802) είναι ειδικής κατασκευής μέ μεγάλη άνάστροφη τάση, μικρή χωρητικότητα άνόδου - καθόδου καί άρκετά οικονομική κάθοδο άμεσης θερμάνσεως. Ή τάση θερμάνσεως παίρνεται έπαγωγικά άπο τόν αύτομετασχηματιστή μέ μιά σπείρα άπο άγωγό ύψηλής μονώσεως. Τήν ίδια μόνωση έχει καί ο άγωγός, πού μεταφέρει τήν τάση άπο τήν κάθοδο τού άνορθωτή στήν άνοδο τού σωλήνα. Γενικά ή άνορθωτική αύτή διάταξη πρέπει νά έχει ύψηλή μόνωση καί νά κατασκευάζεται μέ μικρούς συνδετικούς άγωγούς χωρίς «άκιδες» στά σημεία συγκολλήσεως.

Γιά τήν αυξηση τής ύπερυψηλής τάσεως μέ ταυτόχρονη έλάττωση τών σπειρών τής συμπληρωματικής περιελίξεως, χρησιμοποιείται ή τρίτη άρμονική τής συχνότητας τών ταλαντώσεων, πού δημιουργούνται κατά τήν ορίζοντια έπιστροφή τής δέσμης. Στήν άρμονική αύτή συντονίζεται τό κύκλωμα (σχ. 8.10β), πού άποτελείται άπο τήν αύτεπαγωγή τής περιελίξεως τής ύπερυψηλής τάσεως L_2 , τήν αύτεπαγωγή σκεδάσεως L_s καί τίς κατανεμημένες χωρητικότητες C_1 , C_2 , καί C_3 . Ή τάση τής τρίτης άρμονικής προστίθεται στήν τάση τής πρώτης άρμονικής καί τό πλάτος τής τελικής τάσεως U , πού έφαρμόζεται στήν άνοδο τής άνορθωτριας, μεγαλώνει.

Κατά τήν κατασκευή τού αύτομετασχηματιστή γίνεται έκλογή τών διαστάσεων τής περιελίξεως, τών μονωτικών του καί τών ύπολοίπων ύλικών, ώστε νά μπορεί νά συντονίζει στήν τρίτη άρμονική.

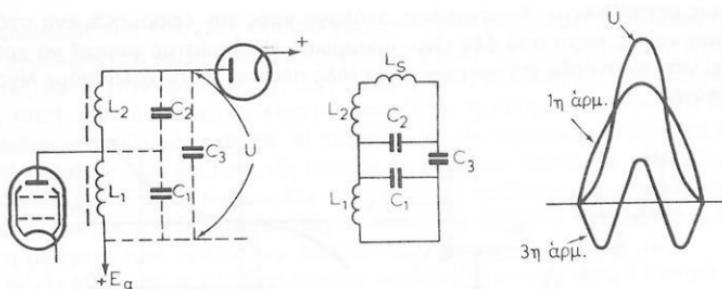


Σχ. 8.10β.

Συντονισμός τοῦ αὐτομετασχηματιστῆ στήν τρίτη ἀρμονική.

8.11 Τυπικό κύκλωμα ένισχυτή γραμμῶν.

Στό σχήμα 8.11α παρουσιάζουμε ένα διοκτηριώμένο κύκλωμα ένισχυτή έξδου γραμμών με τή δίοδο άποσβέσεως και τήν άνορθωτρια ύπερυψηλής τάσεως.

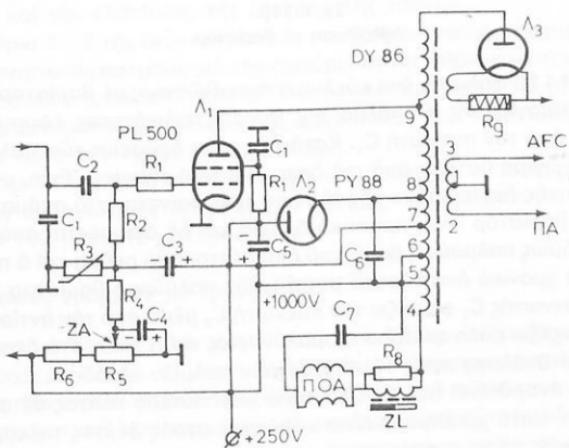


Σχ. 8.11α.

Τυπικό κύκλωμα έξόδου του τμήματος σαρώσεως γραμμῶν.

‘Ο πυκνωτής C_1 άνήκει στό κύκλωμα μορφοποιήσεως της τάσεως διεγέρσεως τού ένισχυτή γραμμών και ό C_2 είναι ζευκτικός. Ή άντισταση R_1 είναι άντιπαρασιτική, δηλαδή προορίζεται για τήν άποτροπή δημιουργίας παρασιτικών ταλαντώσεων στήν ένισχυτρια λυχνία. Γιά τή δημιουργία τής άρνητικής τάσεως πολώσεως τής ένισχυτριας λυχνίας χρησιμοποιούνται οι θετικοί παλμοί τής έπιστροφής τής δέσμης, πού λαμβάνονται άπό τό όριο 7 τού αύτομετασχηματιστή καί μέσα άπό τόν πυκνωτή C_3 δόγμούνται στήν άντισταση R_3 . Ή άντισταση R_3 είναι βαρίστορ (Varistor ή VDR), δηλαδή άντισταση έξαρτώμενη άπό τήν τάση. Η τιμή τής άντι-

στάσεως μεταβάλλεται άντιστρόφως άνάλογα πρός τήν έφαρμοζόμενη στά άκρα της τάσης και μέ νόμο πού δέν είναι γραμμικός. "Η βαρίστορ μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν άνόρθωση παλμῶν μέ μεγάλο πλάτος." Ας άσχοληθούμε λίγο μέ τό θέμα αύτό.

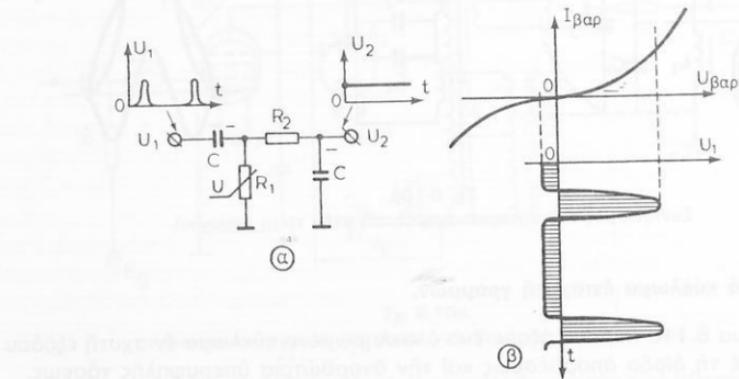

Σχ. 8.11β.
Άνόρθωση μέ βαρίστορ.

Στό σχήμα 8.11β φαίνεται ένα κύκλωμα άνορθώσεως μέ βαρίστορ καί ή χαρακτηριστική λειτουργίας της. Οι παλμοί π.χ. θετικής πολικότητας, έφαρμόζονται στά άκρα της μέσα από τόν πυκνωτή C_1 . Κατά τό χρόνο δράσεως τών παλμῶν ή βαρίστορ γίνεται άγωγιμη ύστερα από μιά δρισμένη τιμή τάσεως. "Ετσι, μέ τήν έφαρμογή τής άρνητης ήμιπεριόδου τής τάσεως, πού φαίνεται στό σχήμα 8.11β (β) ή άντισταση τής βαρίστορ είναι πρακτικά άπειρη καί δέ διαρρέεται από ρεῦμα. Μέ τούς θετικούς ίδιους παλμούς ή βαρίστορ διαρρέεται από ρεῦμα καί δι πυκνωτής C_1 φορτίζεται. Στά χρονικά διαστήματα μεταξύ τών παλμῶν ή βαρίστορ δέν είναι άγωγιμη καί δι πυκνωτής C_1 φορτίζει τόν πυκνωτή C_2 μέσα από τήν άντισταση R_2 . Τό κύκλωμα R_2C_2 παίζει ρόλο φίλτρου έξομαλύνσεως καί ή τάση στά άκρα τού C_2 είναι συνεχής καί άνάλογη πρός τό πλάτος τών παλμῶν είσόδου.

"Η βαρίστορ άνορθώνει παλμούς μέ πολύ μεγαλύτερο πλάτος σέ σύγκριση μέ δίδοδο καί γι' αύτό χρησιμοποιείται εύρυτατα στούς δέκτες τηλεοράσεως γιά τήν παραγωγή τής τάσεως πολώσεως τών ένισχυτών γραμμῶν καί πλαισίων.

'Επανερχόμασθε στό κύκλωμα τού σχήματος 8.11α.

Είπαμε δητί θετικοί παλμοί έφαρμόζονται στά άκρα τής βαρίστορ R_3 . "Η άντισταση γίνεται άγωγιμη καί φορτίζεται δι πυκνωτής C_3 . Στά χρονοδιαλέιμματα μεταξύ τών παλμῶν ό C_3 φορτίζει τόν C_4 μέσα από τήν άντισταση R_4 . "Η τάση φορτίσεως τού πυκνωτή C_4 έφαρμόζεται ώς πόλωση στό πλέγμα τής ένισχυτριας λυχνίας. "Η τάση πολώσεως προκαθορίζεται μέ τή βοήθεια τών άντιστάσεων R_5R_6 . Μέσα από τίς άντιστάσεις αύτές έφαρμόζεται μιά θετική τάση στόν πυκνωτή C_4 , πού λαμβάνεται από τόν έπαυξητικό πυκνωτή C_5 . "Η τάση αύτή έξουδετερώνει μερικώς τήν άρνητη τάση τού C_4 καί μέ τή ρύθμισή της (μέ τήν R_5) προκαθορίζεται ή πόλωση τής λυχνίας.

"Η συνδεσμολογία C_3 , R_3 , R_4 καί C_4 άποτελεῖ κύκλωμα αύτόματης ρυθμίσεως

τῆς πολώσεως τοῦ ἐνισχυτὴ ἔξοδου γραμμῶν. "Αν ἐλαττωθεῖ ἡ πόλωση τῆς λυχνίας, μεγαλώνει τὸ πλάτος τοῦ παλμοῦ στὸν ἔξοδό της καὶ μαζὶ του μεγαλώνει ἡ ἀρνητική τάση στὸν πυκνωτή C_4 . Ἀντίθετα, ὅταν ἡ πόλωση τῆς λυχνίας μεγαλώσει, ἡ τάση στὸν πυκνωτή C_4 ἐλαττώνεται. "Ετοι ἡ τάση πολώσεως τῆς λυχνίας διατρέπεται αὐτομάτως σταθερό. "Η αύξομείωση τῆς πολώσεως μπορεῖ νὰ προέλθῃ ἀπό μεταβολή τοῦ πλάτους τῆς τάσεως διεγέρσεως. Θά δούμε παρακάτω ὅτι ἡ πόλωση τῆς ἐνισχύτριας λυχνίας ἔχει σχέση μὲ τίς δριζόντιες διαστάσεις τῆς εἰκόνας καὶ ἐπομένως ἡ αὐτόματη σταθεροποίησή της ἀποτελεῖ ταυτοχρόνως καὶ αὐτόματη ρύθμιση τῶν δριζόντων διαστάσεων τῆς εἰκόνας.

Τά πηνία ἀποκλίσεως ἔδω συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους. Σέ σειρά μὲ αὐτά βρίσκεται ὁ πυκνωτής C_7 , γιά νά δώσει στὸ ρεῦμα ἀποκλίσεως μιά μορφή πού εἶναι γνωστὴ ὡς «μορφή S». Σέ σειρά ἐπίστης μὲ τά πηνία ἀποκλίσεως συνδέεται ὁ ρυθμιστής τῆς δριζόντιας γραμμικότητας (ZL), πού ἀποτελεῖται ἀπό μιά αὐτεπαγωγὴ, τήν ἀντίσταση R_8 καὶ ἔνα μόνιμο μαγνήτη. Γιά τή μορφή S τοῦ ρεύματος σαρώσεως καὶ τό ρυθμιστή τῆς δριζόντιας γραμμικότητας θά μιλήσομε παρακάτω.

Ο πυκνωτής C_6 προκαθορίζει τή διάρκεια καὶ τό πλάτος τοῦ παλμοῦ τῆς δριζόντιας ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης, ἐπομένως καὶ τό μέγεθος τῆς ύπερυψηλῆς τάσεως. "Η αὔξηση τῆς χωρητικότητάς του προκαλεῖ τήν αὔξηση τοῦ χρόνου ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης καὶ τήν ἐλάττωση τῆς ύπερυψηλῆς τάσεως.

Ἀπό τά ὥρια 1 - 2 τῆς δευτερεύουσας περιελίξεως τοῦ μετασχηματιστὴ ἔξοδου παίρνομε ἀρνητικούς παλμούς γιά τήν ἀμάυρωση τῆς ὁδόντος κατά τήν δριζόντια ἐπιστροφή τῆς δέσμης καὶ ἀπό τά ὥρια 1 - 3 θετικούς παλμούς γιά τή λειτουργία τοῦ κυκλώματος αὐτόματης ρυθμίσεως τῆς συχνότητας τοῦ ταλαντωτῆ γραμμῶν. Γιά τό κύκλωμα αὐτό δέν ἔχομε μιλήσει ἀκόμη.


Σημειώνομε τέλος ὅτι ἡ ἀντίσταση R_9 , πού βρίσκεται σέ σειρά μὲ τό κύκλωμα νήματος τῆς ἀνορθώτριας ύπερυψηλῆς τάσεως, προορίζεται γιά τήν ἀπόσβεση τῶν αἰχμῶν τοῦ ρεύματος θερμάνσεως.

8.12 Ἐνισχυτές γραμμῶν μέ τρανζίστορ.

Η σύνθεση ἐνός ἐνισχυτὴ γραμμῶν μέ τρανζίστορ ἐμφανίζεται πιό ἀπλή ἀπό τήν ἀντίστοιχη μέ λυχνία. Η μικρή ἀντίσταση τοῦ ἀγώγιμου τρανζίστορ ἐπιτρέπει τή σύνδεση τῶν πηνίων ἀποκλίσεως στό κύκλωμα τοῦ συλλέκτη χωρίς τή μεσολάβηση μετασχηματιστὴ προσαρμογῆς. "Η σύνδεση αὐτή ἔχασφαλίζει ύψηλό βαθμό ἀποδόσεως, ἐπειδή δέ χάνεται ἐνέργεια στόν πυρήνα τοῦ μετασχηματιστῆ.

Στό σχῆμα 8.12 παρουσιάζομε τρία κυκλώματα ἐνισχυτῶν ἔξοδου γραμμῶν μέ τρανζίστορ γιά νά δούμε κυρίως πῶς συνδέονται τά πηνία ἀποκλίσεως καὶ πῶς παράγεται ἡ ύπερυψηλή τάση.

Στό ρεῦμα σαρώσεως περιέχεται πάντοτε κάποια συνεχής συνιστώσα, ἡ ὁποία μετατοπίζει δριζόντιας τό ράστερ στήν ὁδόντο τοῦ δέκτη. Γιά ν' ἀποκλείσομε τή συνεχή συνιστώσα, συνδέομε τά πηνία ἀποκλίσεως στήν ἔξοδο τοῦ τρανζίστορ μέ τή μεσολάβηση μετασχηματιστῆ [σχ. 8.12(a)]. Ἡ μέ τή βοήθεια πυκνωτή συζεύξεως [σχ. 8.12(b)]. "Η σύνδεση μέ μετασχηματιστή παρέχει τή δυνατότητα χρησιμοποιήσεως ὅποιωνδήποτε πηνίων ἀποκλίσεως μέ κατάλληλη ἐκλογή τοῦ λόγου μετασχηματισμοῦ. "Η σύνδεση μέ πυκνωτή (ὸ συλλέκτης τραφοδοτεῖται μέσα ἀπό τό τού) προϋποθέτει ύπολογισμό τῶν πηνίων ἀποκλίσεως. Ο πυκνωτής C_p

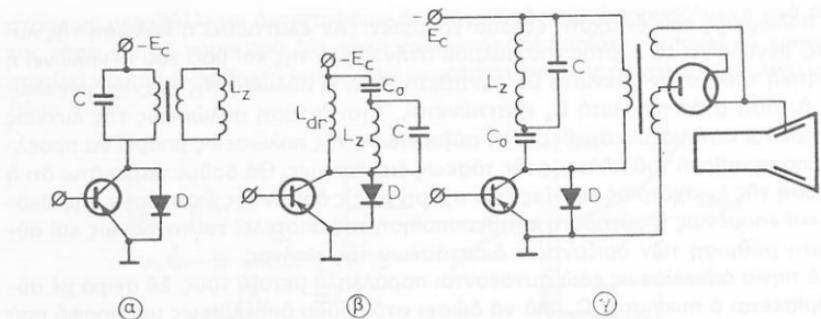

Σχ. 8.12.

Κυκλώματα συνδέσεως πηνίων άποκλίσεως σέ τρανζίστορ και ή παραγωγή τής ύπερυψηλής τάσεως.

χρησιμοποιεῖται καί γιά τή μορφοποίηση τοῦ ρεύματος σαρώσεως. Τό πλεονέκτημα τῆς συνδέσεως αὐτῆς εἶναι ή μικρότερη ίσχυς άπωλειῶν.

Γιά τήν παραγωγή τής ύπερυψηλής τάσεως χρησιμοποιεῖται ειδικός μετασχηματιστής παλμῶν, τοῦ όποίου τό πρωτεύον παίζει τό ρόλο τοῦ προηγούμενου τούτου [σχ. 8.12(γ)]. Τό πλάτος τοῦ παλμοῦ στό συλλέκτη κατά τό χρόνο τῆς έπιστροφῆς τῆς δέσμης εἶναι γύρω στά 200 V. Γιά τήν παραγωγή τής άπαραίτητης ύπερυψηλής τάσεως χρησιμοποιοῦνται, πολλές φορές, κυκλώματα πολλαπλασιασμοῦ τάσεως μέ διοδικές λυχνίες ή διόδους ύψηλής τάσεως άπό σελήνιο. Άνορθωτές ύπερυψηλής τάσεως άπό σελήνιο χρησιμοποιοῦνται καί στούς δέκτες τηλεοράσεως μέ λυχνίες όπότε καταργεῖται ή περιέλιξη θερμάνσεως άπό τό μετασχηματιστή έξόδου τῶν γραμμῶν.


8.13 Η μορφή S τοῦ ρεύματος σαρώσεως.

Οι βιομηχανίες κατασκευάζουν εικονογράφους μέ λόγο πλευρῶν όθόνης $\frac{4}{3}$ καί $\frac{5}{4}$ γιά γωνίες άποκλίσεως 110°.


Μέ τήν αὔξηση τής γωνίας άποκλίσεως άπό τίς 70° ή 90° ώς τίς 110°, τά πηνία άπορροφοῦν μεγαλύτερη ίσχυ άπό τίς βαθμίδες σαρώσεως καί άκόμη προκαλοῦν γεωμετρικές (μή γραμμικές) παραμορφώσεις στό ράστερ. Έπειδή τό κέντρο τοῦ συστήματος άποκλίσεως δέ συμπίπτει μέ τό κέντρο καμπυλότητας τής όθόνης, τό ράστερ άποκτά «μαξιλαροειδή» μορφή [σχ. 8.13(a)].

Γιά τήν άντιστάθμιση τής μαξιλαροειδούς παραμορφώσεως τοῦ ράστερ χρησιμοποιεῖται τό άνομοιομόρφο «περιθωριακό» πεδίο τῶν πηνίων άποκλίσεως (τό πεδίο πού έκτείνεται έξω άπό τούς πόλους ένός πηνίου ή μαγνήτη) τό όποιο προκαλεῖ τή λεγόμενη «βαρελοειδή» παραμόρφωση τοῦ ράστερ [σχ. 8.13(a)]. Μέ ειδική κατανομή τῶν σπειρών στή διατομή τῶν πηνίων άποκλίσεως μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ τόση βαρελοειδής παραμόρφωση, όση χρειάζεται γιά νά άντισταθμισθεῖ ή μαξιλαροειδής παραμόρφωση.

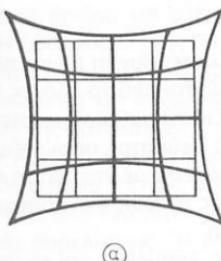
Γιά τούς σύγχρονους καθοδικούς σωλήνες τῶν δεκτῶν τηλεοράσεως μέ τή μεγάλη γωνία άποκλίσεως έχουν κατασκευασθεῖ ειδικοί μετασχηματιστές έξόδου γραμμῶν, ειδικά πηνία άποκλίσεως καί ρυθμιστές όριζόντιας γραμμικότητας, άκό-



(α)

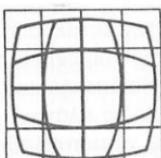

(β)

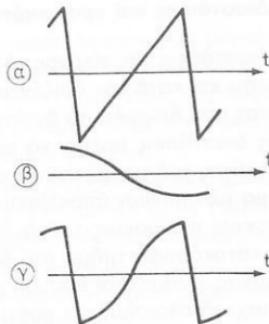

Σχ. 8.13α.

Η μαξιλαροειδής (α) και ή βαρελοειδής (β) παραμόρφωση τοῦ ράστερ.

μη καί νέες λυχνίες. "Ομως ή είδική κατασκευή τῶν πηνίων ἀποκλίσεως δέν κατόρθωσε νά ἀπομακρύνει ἐντελῶς τή μαξιλαροειδή παραμόρφωση. Η ἀντιστάθμιση τῆς μέ χρησιμοποίηση τοῦ περιθωριακοῦ πεδίου γίνεται ὡς κάποιο ὅριο, ἀλλά πέρα ἀπό αὐτό καταστρέφεται ή ἐστίαση τῆς ἡλεκτρονικῆς δέσμης. Τό πρόβλημα λύνεται ἀν δοθεῖ ἡ λεγόμενη «μορφή S» στό ρεῦμα σαρώσεως (σχ. 8.13β).

"Οταν τό ρεῦμα τῆς ὄριζοντιας σαρώσεως εἶναι γραμμικό, ή κίνηση τῆς ἡλεκτρονικῆς δέσμης δριζοντίως εἶναι ίσοταχής καὶ ἡ δέσμη γράφει ἵσα τόξα ἀπέναντι ἀπό τῆς γωνίες, ἐφόσον τό κέντρο τοῦ συστήματος ἀποκλίσεως συμπίπτει μέ τό κέντρο καμπυλότητας τῆς ὀθόνης. Στήν περίπτωση ὅμως πού τά κέντρα αὐτά δέ συμπίπτουν, ὅπως συμβαίνει μέ τίς σχεδόν ἐπίπεδες ὀθόνες τῶν καθοδικῶν λυχνίων τηλεοράσεως, ἡ δέσμη γράφει ἀνίσα τόξα ἀπέναντι ἀπό τῆς γωνίες. Τά τόξα εἶναι μεγαλύτερα στά περιθώρια τῆς ὀθόνης καὶ ἀκόμη μεγαλύτερα στίς γωνίες, μέ ἀποτέλεσμα τή μεγάθυνση τῆς εἰκόνας στίς περιοχές αὐτές καὶ τήν ἐμφάνιση τῆς μαξιλαροειδοῦς παραμορφώσεως.

"Οταν τό ρεῦμα σαρώσεως ἔχει μορφή S, ή ταχύτητα τῆς δέσμης ἐλαττώνεται μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τό κέντρο τῆς ὀθόνης καὶ οἱ γωνίες ἀποκλίσεως μικραίνουν. Μέ τή σμίκρυνση τῶν γωνιῶν στά περιθώρια τῆς ὀθόνης, τά τόξα γίνονται μικρότερα καὶ ἡ μαξιλαροειδής παραμόρφωση ἔξαφανίζεται. Μέ λίγα λόγια τό ρεῦμα σαρώσεως μέ μορφή S ἔξασφαλίζει τεχνητά καὶ γιά τίς ἐπίπεδες ὀθόνες τή συνθήκη «ἰσότητας τῶν τόξων ἀπέναντι τῶν ἴσων γωνιῶν».

Γιά νά δώσομε στό ρεῦμα σαρώσεως τή μορφή S συνδέομε σέ σειρά μέ τά πηνία ἀποκλίσεως πυκνωτές. Γ' αύτό τό σκοπο εἶναι συνδεσμολογημένος καὶ ὁ πυκνωτής C_7 στό κύκλωμα τοῦ σχήματος 8.11α. Ό πυκνωτής αὐτός καὶ τά πηνία ἀποκλίσεως συγκροτοῦν κυμαινόμενο κύκλωμα. Η ἡμιτονική ταλάντωση τοῦ κυκλώματος αύτοῦ [σχ. 8.13β(β)]] προστίθεται στό πριονωτό ρεῦμα [σχ. 8.13β(α)]. Γιά νά δημιουργηθεῖ τό τελικό ρεῦμα σαρώσεως μέ τή μορφή S [σχ. 8.13β(γ)].

Σημειώνομε ὅτι μικρές μαξιλαροειδεῖς παραμορφώσεις διορθώνονται καὶ μέ μικρούς μόνιμους μαγνήτες πού τοποθετοῦνται στήν περιφέρεια τοῦ κώνου τῶν πηνίων ἀποκλίσεως.

8.14 Διαστάσεις καί γραμμικότητα τῆς εἰκόνας.

Οἱ διαστάσεις τῆς εἰκόνας τόσο κατά τὴν κατακόρυφη κατεύθυνση (ὕψος πλαισίου) ὅσο καὶ κατά τὴν ὄριζόντια (μῆκος γραμμῶν) ἔχαρτῶνται ἀπό τὸ πλάτος τοῦ ρεύματος πού διαρρέει τὰ ἀντίστοιχα πηνία ἀποκλίσεως. Γάρ νά ρυθμίσομε ἐπομένως τίς διαστάσεις πρέπει νά μεταβάλομε τὸ πλάτος τοῦ ρεύματος σαρώσεως.

Τὸ πλάτος τοῦ ρεύματος αὐτοῦ μπορεῖ νά μεταβληθεῖ ἅμεσα μέ ἐπέμβαση στὸ κύκλωμα τῶν πηνίων ἀποκλίσεως ἥ ἔμμεσα μέ ρύθμιση τῆς τάσεως διεγέρσεως ἥ τῆς τάσεως πολώσεως τοῦ ἀντίστοιχου τελικοῦ ἐνισχυτῆ.

Στὸ κατακόρυφο τμῆμα τοῦ δέκτη τὸ ρεῦμα σαρώσεως, ἐπομένως καὶ τὸ ὕψος τῆς εἰκόνας, ρυθμίζεται ἔμμεσα μέ μεταβολή τοῦ πλάτους τῆς τάσεως διεγέρσεως τοῦ ἐνισχυτῆ πλαισίων. Ἡ ρύθμιση τοῦ ὕψους τοῦ πλαισίου μέ μεταβολή τῆς πολώσεως τοῦ ἐνισχυτῆ ἐπιδρᾷ στὴν κατακόρυφη γραμμικότητα τῆς εἰκόνας, ἡ ὁποία ἔχαρτᾶται ἀπό τὴν μορφὴν τοῦ ρεύματος σαρώσεως ἥ πράγμα πού εἶναι τὸ ἴδιο, ἀπό τὴν μορφὴν τῆς τάσεως σαρώσεως. Ἡ μετάθεση τοῦ ἀρχικοῦ σημείου λειτουργίας ἐπάνω στὴ χαρακτηριστική πλέγματος τῆς λυχνίας ἔξόδου, τροποποιεῖ τὴν μορφὴν τῆς τάσεως σαρώσεως, ἡ ὁποία πρωτοσχηματίζεται στὸ κύκλωμα πλέγματος τοῦ ἐνισχυτῆ πλαισίων. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τὸν ὅποιο ἥ ρύθμιση τοῦ ὕψους τῆς εἰκόνας γίνεται μέ μεταβολή τοῦ πλάτους τῆς τάσεως διεγέρσεως τοῦ ἐνισχυτῆ πλαισίων καὶ μέ ρυθμιστή, πού βρίσκεται πρὶν ἀπό τὸ κύκλωμα πλέγματος τῆς λυχνίας (στὸ κύκλωμα ἀνόδου τῆς προηγούμενης λυχνίας), ώστε νά μήν ἐπηρεάζεται ἡ ἀρχική πόλωση τοῦ ἐνισχυτῆ ἔξόδου (βλ. σχ. 8.5).

Τὸ ρεῦμα τῆς ὄριζόντιας σαρώσεως παίρνει τὴν τελικήν του μορφήν στὸ κύκλωμα ἔξόδου τοῦ ἐνισχυτῆ γραμμῶν καὶ ἡ ρύθμιση τοῦ πλάτους του, ἐπομένως καὶ τῶν ὄριζόντιων διαστάσεων τῆς εἰκόνας, μπορεῖ νά γίνει μέ μεταβολή τῆς τάσεως διεγέρσεως καὶ τῆς πολώσεως τῆς τελικῆς λυχνίας. Ὁ ρυθμιστής πολώσεως μέ τὴν ἀντίσταση R_5 στὸν ἐνισχυτή γραμμῶν τοῦ σχήματος 8.11α συναντᾶται, μέ μικρές παραλλαγές, σέ ὅλους σχεδόν τους σύγχρονους δέκτες τηλεοράσεως ὡς ρυθμιστής τῶν ὄριζόντιων διαστάσεων τῆς εἰκόνας (ZA).

Εἴπαμε ὅτι ἡ γραμμικότητα τῆς εἰκόνας ἔχαρτᾶται ἀπό τὴν μορφὴν τοῦ ρεύματος πού διαρρέει τὰ πηνία ἀποκλίσεως. Μποροῦμε νά ἀλλάξομε τὴν μορφὴν τοῦ ρεύματος αὐτοῦ καὶ ἐπομένως νά ρυθμίσομε τὴν γραμμικότητα τῆς εἰκόνας, μέ ἅμεση ἐπέμβαση στὸ κύκλωμα τῶν πηνίων ἀποκλίσεως ἥ μέ ἀλλαγή τῆς μορφῆς τῆς τάσεως σαρώσεως.

Ἡ κατακόρυφη γραμμικότητα ρυθμίζεται, ὅπως εἴδαμε, μέ ἀλλαγή τῆς μορφῆς τῆς τάσεως διεγέρσεως τοῦ ἐνισχυτῆ πλαισίων πού γίνεται μέ τὴν βοήθεια τῆς ἀλυσίδας ἀρνητικῆς ἀνασυζέευξεως (βλ. σχ. 8.5) ἥ μέ τροποποίηση τῆς ἀρχικῆς πολώσεως τῆς λυχνίας τοῦ ἐνισχυτῆ αὐτοῦ. Συνήθως χρησιμοποιοῦνται καὶ οἱ δύο τρόποι.

Ἡ ρύθμιση τῆς ὄριζόντιας γραμμικότητας τῆς εἰκόνας γίνεται μέ ἅμεση ἐπέμβαση στὸ κύκλωμα τῶν ἀντίστοιχων πηνίων ἀποκλίσεως.

Στὸ κύκλωμα τοῦ σχήματος 8.11α ὁ ρυθμιστής γραμμικότητας ZL εἶναι ἔνα πηνίο μέ πυρήνα ἀπό φερρίτη πού συνδέεται σέ σειρά μέ τὰ πηνία τῆς ὄριζόντιας ἀποκλίσεως. Δίπλα στὸ πηνίο βρίσκεται ἔνας μόνιμος μαγνήτης καὶ παρέχεται ἡ δυνατότητα ρυθμίσεως τῆς ἀποστάσεως μεταξύ αὐτοῦ καὶ τοῦ πηνίου. Ἡ παρουσία ἐνός μόνιμου μαγνήτη δίπλα στὸ πηνίο γραμμικότητας τροποποιεῖ τὸ μαγνητικό πε-

δίο τοῦ πηνίου καὶ αὔξομειώνει τήν αὐτεπαγωγή του.

Η αύξονταισίωση τῆς αὐτεπαγωγῆς τοῦ πηνίου προκαλεῖ ἀντιστοίχως μεγαλύτερην μικρότερην καθυστέρηση στήν άποκατάσταση τοῦ ρεύματος μέσα ἀπό τά πηνία άποκλίσεως καὶ ἐπομένως μεταβάλλει τή μορφή του. Τό μέγεθος τῆς αύξονταισίωσης τῆς αὐτεπαγωγῆς τοῦ πηνίου γραμμικότητας ρυθμίζεται μέ τήν προσέγγιση στό πηνίο ἢ τάν άπομάκρυνση ἀπό αύτό τοῦ μόνιμου μαγνήτη.

Οι ρυθμιστές τής όριζόντιας γραμμικότητας τῶν συγχρόνων δεκτῶν ἀποτελοῦνται ἀπό ἕνα πηνίο ZL μὲν πυρήνα ἀπό φερρίτη πού συνδέεται σὲ σειρά μὲ τὰ πηνία ἀποκλίσεως. Ἡ ρύθμιση τοῦ πυρήνα μεταβάλλει τήν αὐτεπαγωγή τοῦ πηνίου καὶ ἐπομένως τήν μορφή τοῦ ρεύματος σαρώσεως.

‘Η ἀντίσταση, πού συνδέεται σε σειρά ή παράλληλα μέ το πηνίο γραμμικότητας, προορίζεται γιά τήν ἀπόσβεση παρασιτικών ταλαντώσεων.

Σημειώνομε ότι αύτεπαγγέγες συνδεδεμένες σέ σειρά μέ τή δίοδο άποσβέσεως (στό κύκλωμα άνδου ή καθόδου) προορίζονται γιά τή διόρθωση τής γραμμικότητας τού ρεύματος στό πρώτο τμήμα τής όρθης σαρώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

9.1 Αύτόματη ρύθμιση τής συχνότητας τοῦ έτερόδυνου.


‘Η εύαισθησία καί ἡ ἐπιλεκτικότητα τοῦ δέκτη τηλεοράσεως καί γενικά ἡ ποιότητα τῆς εἰκόνας του ἔξαρτωνται σὲ μεγάλο βαθμό ἀπό τή σταθερότητα τῆς ἐνδιάμεσης συχνότητας καί αὐτή μέ τή σειρά της ἔξαρτᾶται ἀπό τή συχνότητα τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ. Κατά τή λειτουργία τοῦ δέκτη καί ἀπό διάφορες αἰτίες (θέρμανση ἔξαρτημάτων, μεταβολή τῆς τροφοδοτικῆς τάσεως κλπ.), ἡ συχνότητα τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ μεταβάλλεται καί παρουσιάζεται ἡ ἀνάγκη ἐπαναφορᾶς της στή σωστή τῆς τιμῆ.

Στό κεφάλαιο 5 εἰδαμε ὅτι γιά τή ρύθμιση τῆς συχνότητας τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ καί γενικότερα γιά τό συντονισμό ὅλων τῶν βαθμίδων τοῦ συντονιστῆ γίνεται σήμερα χρήση τῶν διόδων μεταβλητῆς χωρητικότητας (Varicap). ‘Ο τρόπος αὐτός συντονισμοῦ τοῦ κυκλώματος τοῦ ταλαντωτῆ προϋποθέτει ρύθμιση τάσεως μέ τή βοήθεια ποτανσιομέτρου καί ἡ ρύθμιση αὐτή γίνεται μέ τό χέρι. Μπορεῖ νά ἀπαλλαγεῖ ὁ τηλεθεατής ἀπό τέτοιους χειρισμούς ἢν ὁ δέκτης διαθέτει διάταξη «αύτόματης ρυθμίσεως συχνότητας» (APΣ ή AFC = Automatic Frequency Control).

‘Η APΣ πραγματοποιεῖται μέ τήν ἐπίδραση σέ ἔνα φανταστικό στοιχεῖο τοῦ κυκλώματος τοῦ ταλαντωτῆ, τοῦ λεγόμενου «διορθωτικοῦ σήματος». Τό σήμα αὐτό λαμβάνεται ἀπό ἔνα διευκρινιστή ὅταν ἡ ἐνδιάμεση συχνότητα εἰκόνας ἀποκλίνει ἀπό τήν κανονική τῆς τιμῆ.

‘Ενα διάγραμμα διατάξεως APΣ φαίνεται στό σχῆμα 9.1a. Μιά διαχωριστική βαθμίδα, συντονισμένη στήν ἐνδιάμεση συχνότητα εἰκόνας, συζευγνύεται μέ τήν ἔξοδο τοῦ ΕΕΣ ἀπό τόν ὅποιο καί διεγείρεται. ‘Αν ἡ ἐνδιάμεση συχνότητα εἰκόνας ἐκτραπεῖ ἀπό τήν κανονική τιμή της, λόγω μεταβολῆς τῆς συχνότητας τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ, ὁ διευκρινιστής, πού ἀκολουθεῖ τή διαχωριστική βαθμίδα, μετατρέπει τίς μεταβολές συχνότητας σέ μεταβολές τάσεως. ‘Η ρυθμιστική αὐτή τάση, ἀφοῦ ἐνισχυθεῖ ἀπό ἔναν ἐνισχυτή συνεχοῦς τάσεως, ἐφαρμόζεται στή χωρητική δίοδο, ἡ ὅποια συνδέεται παράλληλα στό κυμαινόμενο κύκλωμα τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ καί διορθώνει τή συχνότητά του.

‘Η συχνότητα τοῦ ταλαντωτῆ μπορεῖ νά ρυθμισθεῖ καί μέ τή βοήθεια μιᾶς λυχνίας φαινομένης ἀντιστάσεως. ‘Ομως ὁ τρόπος αὐτός δέ χρησιμοποιεῖται στούς δέκτες τηλεοράσεως, ἐπειδή πρέπει νά συμπεριληφθεῖ στό συντονιστή μιά ἀκόμη λυχνία. Πιό ἀπλός καί κατάλληλος τρόπος εἶναι αὐτός πού στηρίζεται στή χρησιμοποίηση διόδου μεταβλητῆς χωρητικότητας.

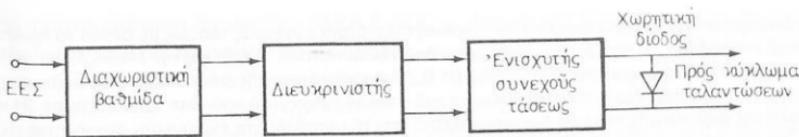


Σχ. 9.1α.

Διάγραμμα αυτόματης ρυθμίσεως τής συχνότητας του τοπικού ταλαντωτή.

Σημειώνομε ότι διάταξη ΑΡΣ διαθέτουν μόνο οι καλοί δέκτες τηλεοράσεως που είναι φυσικά καί άκριβότεροι.

Παρουσιάζομε δύο πρακτικές συνδεσμολογίες αυτομάτων ρυθμιστών τής συχνότητας του τοπικού ταλαντωτή.

Στό σχήμα 9.1β φαίνεται μιά τέτοια συνδεσμολογία γιά δέκτη τηλεοράσεως με λυχνίες. Στό δόηγό πλέγμα τής λυχνίας EF 80 και μέσα από τόν πυκνωτή 1,75 pF φθάνει ή τάση τής ένδιαμεσής συχνότητας εικόνας (38,9 MHz) από τήν τελευταία βαθμίδα του άντιστοιχου ένισχυτη (ΕΕΣ). Στό άνοδικό κύκλωμα τής λυχνίας συνδέεται διευκρινιστής, που άποτελείται από τίς δυό διόδους OA 81 και τά ύπολοιπα άπαραίτητα στοιχεία του (αύτεπαγγές και χωρητικότητες).

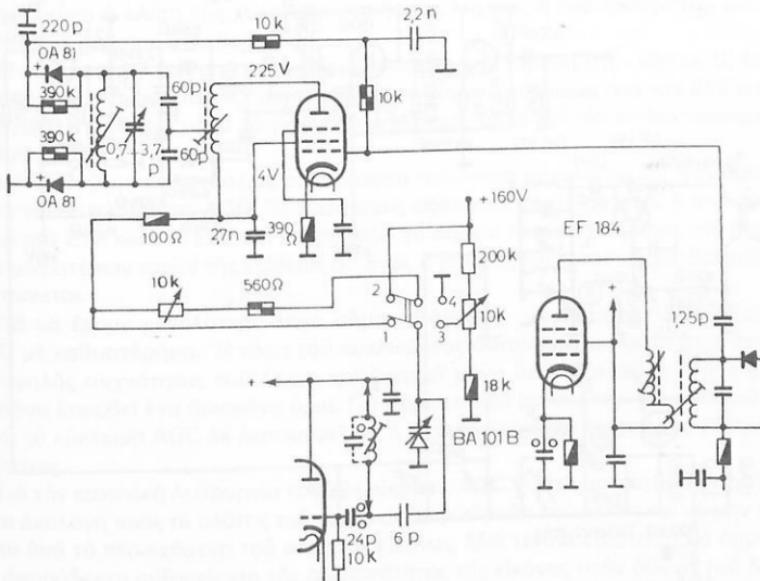

Σχ. 9.1β.


Κύκλωμα αυτόματης ρυθμίσεως τής συχνότητας του τοπικού ταλαντωτή με λυχνίες.

"Όταν ή ένδιαμεσή συχνότητα εικόνας γίνει μεγαλύτερη ή μικρότερη από τήν κανονική της τιμή, στήν έξοδο του διευκρινιστή έμφανιζεται θετική ή άρνητη ρυθμιστική τάση. Ή έξοδος του διευκρινιστή συνδέεται στό δόηγό πλέγμα τής λυχνίας (τής EF 80) μέσα από τό φίλτρο που σχηματίζουν οι πυκνωτές 220 pF και 2,2 nF καί οι δυό άντιστάσεις 10 kΩ. Γιά τό ρυθμιστικό σήμα έξοδου

τού διευκρινιστή ή λυχνία έργάζεται ως τριοδική ένισχυτρια συνεχούς τάσεως με άνοδο τό προστατευτική της πλέγμα. Η ρυθμιστική τάση μέσα από τήν άντισταση 100 Ω και τήν έπαφή 1 τού διακόπη, έφαρμόζεται στή χωρητική δίοδο BA 101 B. Ή χωρητικότητα τής διόδου και ή σέ σειρά χωρητικότητα τών 6 pF αποτελούν τόν ένα πυκνωτή τού τοπικού ταλαντωτή πού είναι τύπου Colpitts. Η μεταβολή τής ρυθμιστικής τάσεως, πού προκαλείται από τή μεταβολή τής ένδιαμεσης συχνότητας είκονας, έχαιτιας άντιστοιχης μεταβολής τής συχνότητας τού τοπικού ταλαντωτή, τροποποιεί άναλογα τή χωρητικότητα τής διόδου και αύτόματα έπανέρχεται ή συχνότητα τού ταλαντωτή στήν κανονική τής τιμή.

Η συνδεσμολογία παρέχει τή δυνατότητα τού λεπτοσυντονισμού τού τοπικού ταλαντωτή με τό χέρι. Όταν διακόπητης περάσει στής έπαφές 3 – 4, ή τροφοδοτική τάση τών 160 V έφαρμόζεται στή χωρητική δίοδο μέσα από τό διαιρέτη πού σχηματίζουν οι άντιστασεις 200 kΩ, 10 kΩ και 12 kΩ. Ταυτόχρονα ή τροφοδότηση τής λυχνίας EF 80 διακόπτεται. Η μεταβολή τής τάσεως τής χωρητικής διόδου γίνεται μέ τή βοήθεια τού ποτανοσιμέτρου τών 10 kΩ τού παραπάνω διαιρέτη.

Μιά άκομη συνδεσμολογία αύτόματης ρυθμίσεως τής συχνότητας τών ταλαντωτών VHF και UHF μέ τρανζίστορ φαίνεται στό σχήμα 9.1γ. Τά τρανζίστορ AF 126 και AF 121 συγκροτούν ένισχυτή γιά τήν τάση τής ένδιαμεσης συχνότητας είκονας (38,9 MHz). Άκολουθεί διευκρινιστής μέ τίς διόδους AA 112 και ή ένισχυτής συνεχούς τάσεως μέ τό τρανζίστορ OC 440. Η ρυθμιστική τάση έφαρμόζεται, δημοσιεύεται στή προηγούμενο κύκλωμα, στής χωρητικές διόδους BA 102 τών δυο συντονιστών.

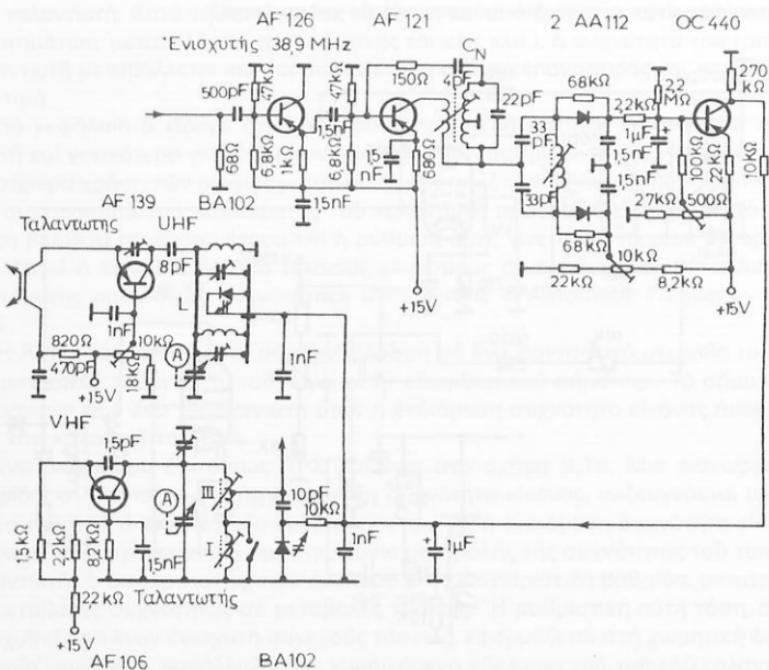

Σχ. 9.1γ.

Συνδεσμολογία αύτόματης ρυθμίσεως τής συχνότητας τού τοπικού ταλαντωτή μέ τρανζίστορ.

9.2 Αύτόματη ρύθμιση άπολαβής.

Στούς δέκτες τηλεοράσεως, δημοσιεύεται ή στούς ραδιοφωνικούς, χρησιμοποιείται ή

«αύτόματη ρύθμιση άπολαβής» (APA ή AGC = Automatic Gain Control) γιά νά διατηρείται σταθερή ή στάθμη του σήματος, πού έφαρμόζεται στήν κάθοδο της λυχνίας εικόνας και στό τμῆμα συγχρονισμού του δέκτη όταν μεταβάλλεται ή τάση στήν είσοδό του. Η τάση στήν είσοδο του δέκτη μπορεῖ νά μεταβληθεῖ έξαιτίας μεταβολής της έντασεως του πεδίου, πού έξαρται από τίς συνθήκες διαδόσεως τών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, άλλα και κατά τή μεταγωγή του δέκτη από κανάλι σέ κανάλι, άφοῦ όλοι οι σταθμοί δέν έχουν τήν ίσχυ ή δέ βρίσκονται στήν ίδια απόσταση από τή θέση λήψεως.

Η αύτόματη ρύθμιση της άπολαβής πραγματοποιεῖται μέ μιά άλυσίδα άρνητικής άνασυζεύξεως, πού ξεκινά από τό φωρατή ή τόν ένισχυτή εικόνας και καταλήγει στόν ένισχυτή ύψηλής συχνότητας του δέκτη. Η τάση άνασυζεύξεως (τάση AGC), πού παράγεται στήν έξοδο του φωρατή ή του ένισχυτή εικόνας, είναι άναλογη πρός τό πλάτος του σήματος είσοδου του δέκτη και ρυθμίζει τό βαθμό ένισχύσεως του ένισχυτή ύψηλής συχνότητας και τής πρώτης συνήθως βαθμίδας του ένισχυτή της ένδιαμεσης συχνότητας.

Ο βαθμός ένισχύσεως μιᾶς βαθμίδας δίνεται από τή σχέση

$$A = SR_0$$

ὅπου S είναι ή κλίση της χαρακτηριστικής της λυχνίας ή του τρανζίστορ και R_0 ή άντισταση φορτίου της βαθμίδας.

Η ρύθμιση του βαθμού ένισχύσεως γίνεται μέ μεταβολή της κλίσεως S , έπειδή ή μεταβολή του φορτίου R_0 , πού είναι συντονισμένο κύκλωμα (γιά τόν ΕΥΣ και τόν ΕΕΣ), δέ μεταβάλλει μόνο τό βαθμό ένισχύσεως, άλλα και τήν έπιλεκτικότητα της βαθμίδας.

Μέ τήν αύξηση της τάσεως στήν είσοδο του δέκτη μεγαλώνει και ή ρυθμιστική τάση του κυκλώματος AGC. Η τάση αύτή έφαρμόζεται στή λυχνία ή στό τρανζίστορ του ΕΥΣ και του ΕΕΣ και μετατοπίζει τό σημείο λειτουργίας πρός τήν περιοχή τών μικροτέρων τιμών της κλίσεως S . Έτσι, δέ βαθμός ένισχύσεως της βαθμίδας έλαττωνται.

Γιά νά έχομε μεγαλύτερο λόγο σήμα / θόρυβος, χρησιμοποιούμε κυκλώματα AGC μέ καθυστέρηση. Η τάση του κυκλώματος αύτοῦ έφαρμόζεται στόν ένισχυτή ύψηλής συχνότητας του δέκτη και ένεργει μόνο όταν ή στάθμη του σήματος είσοδου ύπερβει ένα όρισμένο όριο. Γιά σήματα, πού βρίσκονται κάτω από αύτό τό όριο, τό κύκλωμα AGC δέ λειτουργεῖ και ή βαθμίδα παρέχει τό μέγιστο βαθμό ένισχύσεως.

Γιά τήν κανονική λειτουργία του κυκλώματος AGC, ή ρυθμιστική τάση πρέπει νά είναι άναλογη πρός τό πλάτος του σήματος στήν είσοδο του δέκτη και νά μήν έξαρται από τό περιεχόμενο του σήματος εικόνας. Μιά τέτοια έξαρτηση θά δημιουργεῖ άπαράδεκτη αύξομείωση της φωτεινότητας της εικόνας στήν θόρον του δέκτη. Αύτό σημαίνει ότι δέν μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε τή συνεχή συνιστώσα, πού έμφανίζεται στήν έξοδο του φωρατή εικόνας, ώς τάση AGC. Εϊδαμε ότι ή συνεχής συνιστώσα στήν έξοδο του φωρατή έξαρται από τό περιεχόμενο της εικόνας. Γιά μιά λευκή εικόνα ή συνεχής αύτή τάση είναι μικρή και γιά μιά μαύρη μεγάλη. "Αν ή παραπάνω τάση άδηγηθει στόν ένισχυτή ύψηλής συχνότητας και στόν ένισχυτή ένδιαμεσης συχνότητας, δέ βαθμός ένισχύσεως τών βαθμίδων αύτών θά μεταβάλλεται άναλογα μέ τή φωτεινότητα τών στοιχείων της εικόνας ή, καλύτερα, άναλογα

μέ τή μέση φωτεινότητα αυτής. Ή μεταβολή αυτή θά προκαλεῖ τρεμοσβήσιμο τής είκόνας στήν όθόνη τοῦ δέκτη.


Έτσι, ή ρυθμιστική τάση AGC γιά νά είναι άναλογη πρός τήν ένταση τοῦ σήματος στήν είσοδο τοῦ δέκτη καὶ νά μήν έξαρτᾶται από τό περιεχόμενο τῆς είκόνας, πρέπει νά γίνει μέ τή βοήθεια τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ πού βρίσκονται στήν κορυφή τοῦ διαμορφωμένου τηλεοπτικοῦ σήματος.

Έπειδή ή αυτόματη ρύθμιση τῆς άπολαβῆς διατηρεῖ σταθερό τό οπτικό σήμα στήν κάθιδο τοῦ είκονογράφου, διατηρεῖ σταθερή καὶ τήν άντιθεση τῆς είκόνας. Έπομένως, ή αυτόματη ρύθμιση τῆς άπολαβῆς είναι καὶ αυτόματη ρύθμιση τῆς άντιθέσεως.

9.3 Διακοπτικά κυκλώματα AGC.

Στούς σύγχρονους δέκτες τηλεοράσεως χρησιμοποιούνται τά λεγόμενα «διακοπτικά κυκλώματα» αυτόματης ρυθμίσεως άπολαβῆς. Ή ρυθμιστική βαθμίδα είναι ένας «κλειδωμένος» ένισχυτής. Στό πλέγμα τῆς λυχνίας τοῦ ένισχυτῆς έφαρμόζεται τό οπτικό σήμα από τόν ένισχυτή είκόνας καὶ στήν άνοδό της περιοδικοῖ θετικοῖ παλμοῖ. Μέ τήν ταυτόχρονη δράση τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος στό πλέγμα τῆς λυχνίας καὶ τῶν περιοδικῶν παλμῶν στήν άνοδο, ή βαθμίδα άνοιγει καὶ παράγεται ή άρνητική τάση AGC πού είναι άναλογη πρός τή στάθμη τοῦ σήματος στήν είσοδο τοῦ δέκτη. Στά χρονικά διαστήματα μεταξύ τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ ή ένισχυτής παραμένει κλειστός καὶ έτσι οι θόρυβοι, πού μπορεῖ νά περιέχονται στό σήμα είκόνας, δέν έπιδροῦν στή ρυθμιστική τάση AGC. Έπειδή ή ρυθμιστική βαθμίδα έργαζεται όπως ένας διακόπτης, τό κύκλωμα AGC αύτοῦ τοῦ είδους ονομάζεται «διακοπτικό».

Μιά συνδεσμολογία AGC μέ τό τριοδικό τμῆμα τῆς λυχνίας PCL 84, πού έργαζεται μέ τόν παραπάνω τρόπο, φαίνεται στό σχήμα 9.3(α). Στήν άνοδο τῆς λυχνίας καὶ μέσα από τόν πυκνωτή C₁, καὶ τήν άντισταση 30 kΩ, έφαρμόζονται οι παλμοί τῆς όριζόντιας έπιστροφῆς τῆς δέσμης πού λαμβάνονται μέ θετική πολικότητα από μιά περιέλιξη τοῦ μετασχηματιστῆ έξοδου τῶν γραμμῶν. Στό πλέγμα τῆς λυχνίας φθάνει τό τηλεοπτικό σήμα από τήν έξοδο τοῦ ένισχυτῆς είκόνας. Ή τάση μεταξύ

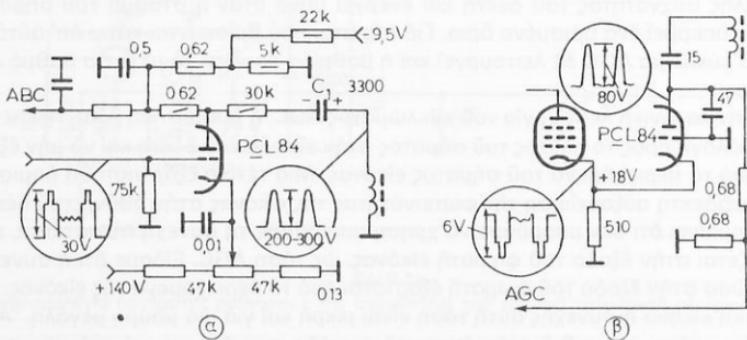

Σχ. 9.3.

Διακοπτικά κυκλώματα αυτόματης ρυθμίσεως άπολαβῆς.

πλέγματος καί καθόδου ρυθμίζεται ἔτσι, ὥστε ἡ λυχνία δέν ἄγει ἄν δέν ἐφαρμο- σθοῦν στήν εἰσοδό της οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ.

Μέ τήν ἐφαρμογή τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ στό πλέγμα, καί ὅταν αὐτοί συμπίπτουν χρονικά μέ τούς θετικούς παλμούς τῆς δριζόντιας ἐπιστροφῆς τῆς δέ- σμης, πού ἐνεργοῦν στήν ἄνοδο, ἡ λυχνία γίνεται ἀγώγιμη. Τό ἀνοδικό ρεῦμα τῆς λυχνίας φορτίζει τόν πυκνωτή τῶν 3300 pF μέ τήν πολικότητα πού φαίνεται στό σχῆμα. Στό χρονικό διάστημα μεταξύ τῶν ἐφαρμοζομένων παλμῶν στό πλέγμα καί στήν ἄνοδο τῆς λυχνίας, ὁ παραπάνω πυκνωτής ἐκφορτίζεται ἀργά μέσα ἀπό τίς ἀντιστάσεις 30 kΩ, 620 kΩ, 620 kΩ, 5 kΩ καί τήν περιέλιξη τοῦ μετασχηματιστῆ γραμμῶν. Ἐπειδή ἡ σταθερά χρόνου τοῦ κυκλώματος ἐκφορτίσεως εἶναι μεγάλη, ὁ πυκνωτής δέν προλαβαίνει νά ἐκφορτισθεῖ κατά τά χρόνο διακοπῆς τῶν παλμῶν καί ἡ παραμένουσα τάση στά ἄκρα του χρησιμοποιεῖται ὡς τάση AGC.

Εὔκολα διαπιστώνομε ὅτι τό φορτίο τοῦ πυκνωτῆ C₁, καί ἡ τάση AGC ἔξαρτῶ- νται ἀπό τό πλάτος τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ καί ἀπό τήν ἐκλογή τοῦ σημείου λειτουργίας ἐπάνω στή χαρακτηριστική τῆς λυχνίας. Ή μετατόπιση τοῦ σημείου λειτουργίας μέ τή βοήθεια τοῦ ποτανσιομέτρου 47 kΩ, πού βρίσκεται στήν κάθο- δο τῆς λυχνίας, ἐπιτρέπει τή μεταβολή τῆς πολώσεως τῶν ρυθμιζομένων λυχνιῶν σέ πλατιά ὥρια μέ ταυτόχρονη διατήρηση τῆς ἔξαρτήσεως τῆς τάσεως AGC ἀπό τή στάθμη τοῦ σήματος στήν εἰσοδο τοῦ δέκτη. "Ἔτσι, ἡ ἐλάπτωση τῆς στάθμης τοῦ λαμβανομένου σήματος, δόηγει σέ ἐλάπτωση τῆς τάσεως διεγέρσεως τῆς λυχνίας AGC. Αύτό μέ τή σειρά του ἐλαπτώνει τό ρεῦμα φορτίσεως τοῦ πυκνωτῆ C₁, καί τήν ἀρνητική τάση στήν ἀλυσίδα AGC. Οἱ ρυθμιζόμενες λυχνίες τότε πολώνονται λιγότερο καί ὁ δλικός βαθμός ἐνισχύσεως τοῦ δέκτη μεγαλώνει. Ἀντίθετα, μέ αὐ- ξηση τῆς στάθμης τοῦ σήματος εἰσόδου τοῦ δέκτη, ἡ τάση διεγέρσεως τῆς λυχνίας AGC καί ἡ ἀρνητική τάση στόν πυκνωτή C₁, μεγαλώνουν. Οἱ ρυθμιζόμενες λυχνίες δέχονται τώρα ἀρνητικότερη πόλωση καί ἡ δλική ἐνίσχυση τοῦ δέκτη ἐλαπτώνε- ται.

Τό ποτανσιομέτρο 47 kΩ στήν κάθοδο τῆς λυχνίας AGC ρυθμίζεται ἔτσι, ὥστε τό πλάτος τοῦ σήματος εἰκόνας νά εἶναι τό μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμό τῶν συγχρονιστικῶν παλμῶν. "Ἄν τό πλάτος τοῦ σήματος, πού ἐνεργεῖ στό πλέγμα τῆς λυχνίας AGC, δέν εἶναι ἀρκετό γιά νά τήν κάνει ἀγώγιμη, τάση AGC δέν ὑπάρχει καί οἱ ρυθμιζόμενες λυχνίες ἐργάζονται μέ μικρή πόλωση. Τήν πόλωση αὐτή τήν παίρνουν ἀπό τέχνωσιτή πηγή ἀρνητικής τάσεως καί μέ τή βοήθεια τοῦ διαιρέτη πού σχηματίζουν οἱ ἀντιστάσεις 22 kΩ καί 5 kΩ. Μέ τή μικρή πόλωση τά ἀσθενή σήματα εἰσόδου τοῦ δέκτη ἐνισχύονται περισσότερο.


Στό σχῆμα 9.3(β) ἔχομε μά παραλλαγή τῆς προηγούμενης συνδεσμολογίας. Οἱ κάθοδοι τῶν λυχνιῶν τοῦ ἐνισχυτῆ εἰκόνας καί τοῦ κυκλώματος AGC ἐνώνονται μεταξύ τους, ἐνώ τό πλέγμα τῆς τελευταίας γειώνεται. Ή ἀρχική πόλωση τῆς λυ- χνίας AGC καθορίζεται: ἀπό τήν πτώση τάσεως στήν κοινή ἀντισταση καθόδου πού δημιουργεῖ τό ρεῦμα τοῦ ἐνισχυτῆ εἰκόνας. "Οταν ἡ στάθμη τοῦ σήματος στήν εἰσοδο τοῦ δέκτη ξεπεράσει μιάν δρισμένη ἐλάχιστη τιμή, ἡ λυχνία AGC ἀνοίγει καί στό ἀνοδικό της κύκλωμα ἐμφανίζεται ἡ ἀρνητική ρυθμιστική τάση.

"Ἀπό τή σύγκριση τῶν δύο κυκλωμάτων βλέπομε ὅτι τό δεύτερο ἐργάζεται μέ μικρότερο σήμα διεγέρσεως (6 V ἀντί τῶν 30 V τοῦ πρώτου), μικρότερη συνεχή τάση στήν κάθοδο (18 V ἀντί τῶν 130 - 140 V) καί χαμηλότερους παλμούς στήν ἄνοδο (80 V ἀντί τῶν 200 - 300 V). Παράγει χαμηλή τάση AGC (7 - 9 V) καί προο-

ρίζεται γιά τή ρύθμιση λυχνιῶν πού έχουν χαρακτηριστική μέ σχετικά μεγάλη κλίση στό κατώτερο τμῆμα της.

9.4 Κύκλωμα AGC μέ τρανζίστορ.

Στούς δέκτες τηλεοράσεως, πού είναι κατασκευασμένοι μέ τρανζίστορ ἡ έχουν συντονιστή καί ένισχυτή ένδιαμεσης συχνότητας μέ τρανζίστορ, ἡ τάση AGC παράγεται έπισης μέ τρανζίστορ. "Ενα τέτοιο κύκλωμα φαίνεται στό σχήμα 9.4.

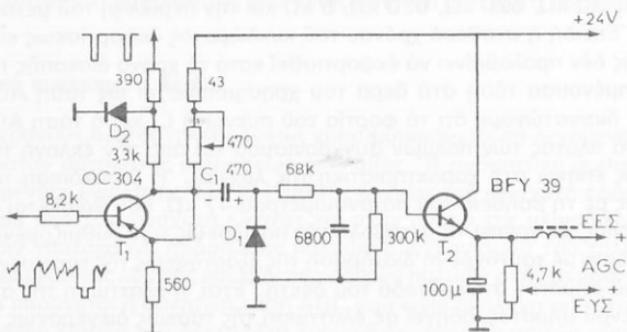

Σχ. 9.4.
Κύκλωμα AGC μέ τρανζίστορ.

"Όταν δέν ύπαρχει σήμα είκόνας, τό τρανζίστορ T_1 , είναι κλειστό ἀπό τήν τάση έκπομπού πού έφαρμόζεται μέ τή βοήθεια τοῦ διαιρέτη ἀπό τίς άντιστάσεις $560\ \Omega$, $470\ \Omega$ καί $43\ \Omega$. Οι παλμοί τής ορίζοντιας έπιστροφής τής δέσμης μέ άρνητική πολικότητα, φθάνουν στή δίοδο D_1 , μέσα ἀπό τίς άντιστάσεις $390\ \Omega$, $3.3\ k\Omega$ καί τόν πυκνωτή $C_1 = 470\ pF$. Οι παλμοί αύτοί άνορθώνονται ἀπό τή δίοδο D_1 , καί φορτίζουν τόν πυκνωτή C_1 ἔτσι, ώστε ὁ όπλισμός του, πού συνδέεται στή βάση τοῦ τρανζίστορ T_2 , νά ἀποκτᾶ θετικό δυναμικό. Στό χρονικό διάστημα μεταξύ τῶν παλμῶν έπιστροφής ὁ πυκνωτής C_1 δέν προλαβαίνει νά ἐκφορτισθεῖ μέσα ἀπό τίς σχετικά μεγάλες άντιστάσεις $68\ k\Omega$ καί $300\ k\Omega$ καί ἡ θετική του τάση έφαρμόζεται στή βάση τοῦ τρανζίστορ T_2 . Τό τρανζίστορ αὐτό ἄγει καί ἡ πτώση τάσεως στήν άντισταση τοῦ έκπομπού του χρησιμεύει ως άρχική τάση πολώσεως τῶν βάσεων τῶν τρανζίστορ τοῦ ΕΥΣ καί τοῦ ΕΕΣ.


Μέ τήν έφαρμογή σήματος είκόνας στή βάση τοῦ τρανζίστορ T_1 , τό τελευταῖο ἀνοίγει καί παραλληλίζει τή δίοδο D_1 . Μ' αὐτό ἡ θετική τάση στή βάση τοῦ τρανζίστορ T_2 καί ἡ θετική τάση AGC στό κύκλωμα έκπομπού ἐλαττώνονται ἀνάλογα μέ τήν αὔξηση τής στάθμης τῶν συγχρονιστικῶν παλμῶν. "Έτσι, ἡ τάση στίς βάσεις τῶν ρυθμιζομένων τρανζίστορ ἐλαττώνεται καί ἡ ένισχυση τοῦ δέκτη πέφτει.

9.5 Αύτόματος συγχρονισμός τῶν γραμμῶν.

"Ο παλμικός συγχρονισμός τῶν ταλαντωτῶν σαρώσεως καί ίδιαίτερα τοῦ ταλαντωτῆ γραμμῶν είναι εύαίσθητος στούς θορύβους, γ' αὐτό οι σύγχρονοι δέκτες

τηλεοράσεως διαθέτουν αύτόματο συγχρονισμό γιά τόν ταλαντωτή γραμμῶν.

Μέ τη βοήθεια τοῦ διαγράμματος τοῦ σχήματος 9.5 θά περιγράψουμε τήν άρχιη λειτουργία τοῦ αύτόματου συγχρονιστή τῶν γραμμῶν. "Οπως φαίνεται ἀπό τό διάγραμμα, πρόκειται γιά ἕνα κλειστό κύκλωμα ἀνασυζέύξεως πού περιλαμβάνει ἕνα φασικό φωρατή, τό ρυθμιστικό στοιχεῖο (συνήθως λυχνία φαινόμενης ἀντιστάσεως) καὶ ἔνα κύκλωμα διαφορίσεως. Στό φασικό φωρατή φθάνουν οἱ παλμοὶ συγχρονισμοῦ ἀπό τή διαχωρίστρια παλμῶν καὶ ἡ τάση τοῦ ταλαντωτῆ γραμμῶν ἀπό τήν ἔξοδο τοῦ ἀντίστοιχου ἐνισχυτῆ. Ὁ φασικός φωρατής συγκρίνει συνεχῶς τούς παλμούς συγχρονισμοῦ μέ τήν τάση τοῦ ταλαντωτῆ γραμμῶν κατά συχνότητα καὶ φάση. "Ἄν οἱ συχνότητες καὶ οἱ φάσεις τῶν δυό συγκρινομένων τάσεων εἶναι ἴσες, στήν ἔξοδο τοῦ φωρατῆ ἐμφανίζεται ρυθμιστικό σῆμα, τοῦ ὅποιου ἡ τιμή καὶ ἡ πολικότητα ἔξαρτῶνται ἀπό τή φασική ἀπόκλιση τῶν παραπάνω τάσεων. Τό ρυθμιστικό αύτό σῆμα ἐνεργεῖ στόν ταλαντωτή γραμμῶν, μέσα ἀπό τό ρυθμιστικό στοιχεῖο καὶ διορθώνει τή συχνότητά του, ὥστε νά συμπέσει μέ τή συχνότητα ἐπαναλήψεως τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ γραμμῶν. "Ἔτοι στήν ούσια ὁ αύτόματος συγχρονισμός τῶν γραμμῶν εἶναι αύτόματη ρύθμιση τῆς συχνότητας καὶ φάσεως τοῦ ταλαντωτῆ γραμμῶν.

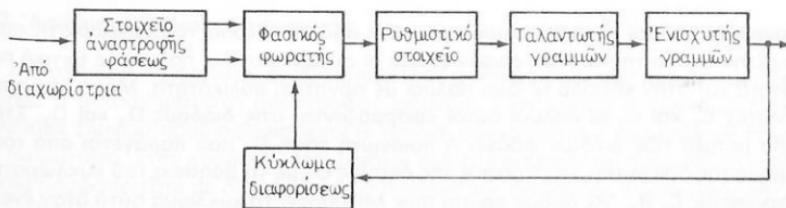


Σχ. 9.5.
Διάγραμμα αύτόματου συγχρονιστή τῶν γραμμῶν.

Τό ρυθμιστικό στοιχεῖο εἶναι λυχνία φαινόμενης ἀντιστάσεως ὅταν ὁ ρυθμιζόμενος ταλαντωτής εἶναι ἡμιτονικός. "Άν ὁ ταλαντωτής γραμμῶν εἶναι δονητής φραγμοῦ ἡ πολυδονητής, ἡ ρυθμιστική τάση ἀπό τήν ἔξοδο τοῦ φασικοῦ φωρατῆ ἐνεργεῖ στό πλέγμα τῆς ταλαντώτριας λυχνίας χωρίς τή μεσολάβηση τοῦ ρυθμιστικοῦ στοιχείου. "Ἔτοι π.χ. ἡ ἐφαρμογή θετικῆς τάσεως στό δόδηγό πλέγμα τῆς λυχνίας τοῦ δονητῆ φραγμοῦ μεγαλώνει, ἐνώ στό δόδηγό πλέγμα μιᾶς λυχνίας τοῦ πολυδονητῆ μικραίνει τή συχνότητα τῶν παραγομένων ταλαντώσεων.

9.6 Συμμετρικός φασικός φωρατής.

Τό βασικότερο στοιχεῖο ἐνός αύτόματου συγχρονιστή γραμμῶν εἶναι ὁ φασικός φωρατής ἡ «διευκρινιστής φάσεως». Οι φασικοί φωρατές εἶναι συμμετρικοί καὶ ἀσύμμετροι. Περιγράφουμε τή λειτουργία ἐνός συμμετρικοῦ φασικοῦ φωρατή τοῦ δοποίου τό κύκλωμα φαίνεται στό σχήμα 9.6.

"Η τριοδική λυχνία ἐργάζεται ώς ἀναστροφέας φάσεως. Στό πλέγμα τῆς ἐφαρ-

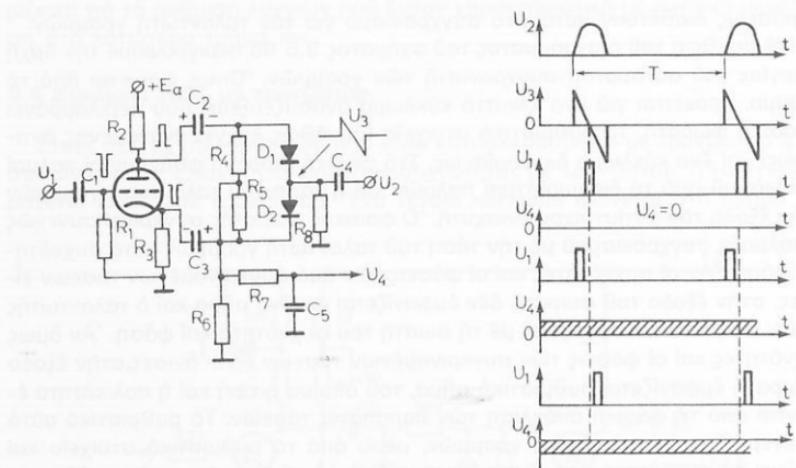

Σχ. 9.6.

Συμμετρικός φασικός φωρατής με τριοδική λυχνία άναστροφής φάσεως.

μόζονται οι παλμοί συγχρονισμού γραμμῶν ἀπό τὴν ἔξοδο τοῦ διαχωριστῆ παλμῶν. Στήν ἄνοδο τῆς λυχνίας ἐμφανίζονται οἱ συγχρονιστικοί παλμοί μέ τετρική πολικότητα καὶ στήν κάθοδο οἱ ἴδιοι παλμοί μέ ἀρνητική πολικότητα. Μέσα ἀπό τοὺς πυκνωτές C_2 καὶ C_3 οἱ παλμοί αὐτοὶ ἐφαρμόζονται στίς διόδους D_1 καὶ D_2 . Στόν κόμβο μεταξύ τῶν διόδων φθάνει ἡ πριονωτή τάση U_3 πού παράγεται ἀπό τοὺς παλμούς τῆς ὀριζόντιας ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης U_2 μέ τῇ βοήθεια τοῦ κυκλώματος διαφορίσεως C_4 R_8 . "Ἄς δοῦμε πρῶτα πῶς λειτουργεῖ τὸ κύκλωμα αὐτό ὅταν ἐνέργοιον μόνο οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ γραμμῶν.

"Ο θετικός παλμός ἀνοίγει τῇ δίοδο D_1 καὶ φορτίζεται ὁ πυκνωτής C_2 μέσα ἀπό τὰ στοιχεῖα R_2 , R_8 καὶ D_1 . "Ο ἀρνητικός παλμός ἀνοίγει τῇ δίοδο D_2 καὶ φορτίζεται ὁ πυκνωτής C_3 μέσα ἀπό τὰ στοιχεῖα R_3 , R_8 καὶ D_2 . Ἐφόσον τά πλάτη τῶν παλμῶν U_1 εἶναι ἵσα, οἱ τάσεις φορτίσεως τῶν πυκνωτῶν C_2 καὶ C_3 εἶναι ἵσες. Κατά τῇ διακοπῇ τῶν συγχρονιστικῶν παλμῶν, ὁ πυκνωτής C_2 ἐκφορτίζεται μέσα ἀπό τίς ἀντιστάσεις R_4 , R_6 καὶ R_2 , ἐνῶ ὁ πυκνωτής C_3 μέσα ἀπό τίς ἀντιστάσεις R_3 , R_6 καὶ R_5 . Τό κύκλωμα εἶναι συμμετρικό καὶ τά ρεύματα ἐκφορτίσεως τῶν πυκνωτῶν C_2 καὶ C_3 εἶναι ἵσα. "Ἐπειδή ὅμως διαρρέουν ἀπό ἀντίθετες κατευθύνσεις τήν ἀντίσταση R_6 , ἡ πώση τάσεως στά ἄκρα τῆς, ἐπομένως καὶ ἡ τάση U_4 στήν ἔξοδο τοῦ φωρατῆ εἶναι μηδενική.


"Ἄς ἔξετάσομε τώρα τί γίνεται στό κύκλωμα ὅταν ἐνέργει μόνο ἡ πριονωτή τάση στόν κόμβο μεταξύ τῶν διόδων. "Ἐπειδή ἡ τάση αὐτή ἐφαρμόζεται μέσα ἀπό τὸν πυκνωτή C_4 , χάνει τῇ συνεχῇ τῆς συνιστώσα καὶ ἀποκτᾶ θετική καὶ ἀρνητική ἡμιπερίοδο. "Η ἀρνητική ἡμιπερίοδος ἀνοίγει τῇ δίοδο D_1 καὶ δημιουργεῖ ἀρνητική (ώς πρός τὴ γῆ) τάση στήν ἀντίσταση R_6 . "Η θετική ἡμιπερίοδος ἀνοίγει τῇ δίοδο D_2 καὶ δημιουργεῖ θετική τάση στήν ἴδια ἀντίσταση. "Ἐπειδή καὶ τώρα οἱ ἀντίθετες αὐτές τάσεις εἶναι ἵσες, ἡ τάση ἔξόδου U_4 εἶναι μηδενική.

Περιγράφομε, στή συνέχεια, τή λειτουργία τοῦ κυκλώματος, όταν ένεργοι ὑποχρόνως οἱ παλμοὶ συγχρονισμοῦ καὶ ἡ πριονωτή τάση. Ἡ γραφική παράσταση τῆς λειτουργίας αὐτῆς φαίνεται στὸ σχῆμα 9.6. "Οταν ἡ συχνότητα ἐπαναλήψεως καὶ ἡ φάση τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ U_1 , συμπίπτει μὲ τή συχνότητα καὶ τή φάση τῆς ἐφαρμοζόμενης πριονωτῆς τάσεως U_3 , ἡ τάση στήν ἔξοδο τοῦ φωρατῆ U_4 εἶναι μηδενική. Ἀν ἡ συχνότητα τοῦ ταλαντωτῆ γραμμῶν γίνει μικρότερη ἀπό τή συχνότητα τῶν συγχρονιστικῶν παλμῶν, ἔχομε καθυστέρηση τῆς φάσεως τῆς πριονωτῆς τάσεως καὶ δὲ πυκνωτῆς C_3 φορτίζεται μὲ μεγαλύτερη τάση ἀπό τόν πυκνωτή C_2 . Τό ρεῦμα ἐκφορτίσεως τοῦ C_3 εἶναι τότε μεγαλύτερο ἀπό τό ρεῦμα ἐκφορτίσεως τοῦ C_2 καὶ ἡ τάση στά ἄκρα τῆς ἀντιστάσεως R_6 , ἐπομένως καὶ ἡ τάση ἔξοδου U_4 , ἔχει θετική πολικότητα. Ἀντίθετα, ἂν ἡ συχνότητα τοῦ ταλαντωτῆ γραμμῶν γίνει μεγαλύτερη ἀπό τή συχνότητα τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ, ἔχομε προπορεία τῆς φάσεως τῆς πριονωτῆς τάσεως καὶ μεγαλύτερη τάση φορτίσεως τοῦ πυκνωτῆ C_2 . Ἡ τάση τώρα στήν ἔξοδο τοῦ φωρατῆ U_4 ἀποκτᾶ ἀρνητική πολικότητα. "Οσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἀπόκλιση τῆς φάσεως τῆς πριονωτῆς τάσεως τόσο μεγαλύτερη γίνεται ἡ ἀπόλυτη τιμή τῆς ρυθμιστικῆς τάσεως στήν ἔξοδο τοῦ φωρατῆ.

Οἱ παλμικοὶ θόρυβοι δέν ἔχουν δρισμένη συχνότητα ἐπαναλήψεως καὶ δέν ἐπιδροῦν στή λειτουργία τοῦ ταλαντωτῆ γραμμῶν πού διαθέτει αὐτόματο συγχρονισμό.

9.7 Ασύμμετρος φασικός φωρατῆς.


Στό σχῆμα 9.7α φαίνεται ἔνας ἀσύμμετρος φασικός φωρατῆς πού δέ χρειάζεται λυχνία ἡ μετασχηματιστή ἀναστροφῆς φάσεως. Στόν κόμβο Β τῶν δυό διόδων Φθάνουν ἐλαφρά προδιαφορισμένοι οἱ παλμοὶ συγχρονισμοῦ γραμμῶν μὲ ἀρνητική πολικότητα. Στόν κόμβο Α (στήν ἐπάνω δίοδο) ἐφαρμόζεται ἡ πριονωτή τάση ἡ ὅποια μορφοποιεῖται μὲ διαφόριση τῶν παλμῶν τῆς δριζόντιας ἐπιστροφῆς τῆς δέσμης. Ἡ τελευταία κατανέμεται ἔξισου στίς δυό ἀντιστάσεις 47 k Ω . "Ετσι, σέ κάθε δίοδο δρᾶ τό ἀθροισμα τῆς μισῆς πριονωτῆς τάσεως μὲ ἀντίθετη πολικότητα καὶ τῆς τάσεως τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ μέ τόδιο πλάτος καὶ τόδια πολικότητα. Οἱ τά-

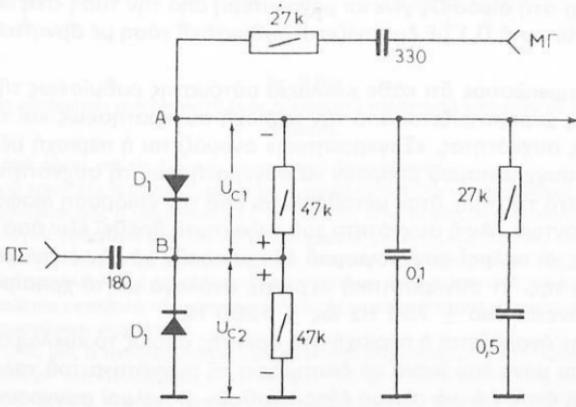

Σχ. 9.7α.
Ασύμμετρος φασικός φωρατῆς.

σεις U_{C_1} , καί U_{C_2} , πού δημιουργοῦνται άπό τά ρεύματα τῶν διόδων στίς άντιστάσεις 47 kΩ, εἶναι άντιθέτες σέ πολικότητα.

Όταν ή, φάση τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ συμπίπτει μέ τή φάση τῆς πριονωτῆς τάσεως, οι συγχρονιστικοί παλμοί τοποθετοῦνται χρονικά στή μέση τοῦ παλμοῦ ἐπιστροφῆς [σχ. 9.7β(α)] καί οἱ δίοδοι δέχονται τοὺς τάσεις. Τά ρεύματα πού διαρρέουν τίς άντιστάσεις 47 kΩ, εἶναι τοῖς καί άντιθετα, όπότε ή τελική τάση στόν πυκνωτή 0,1 μF εἶναι μηδενική.

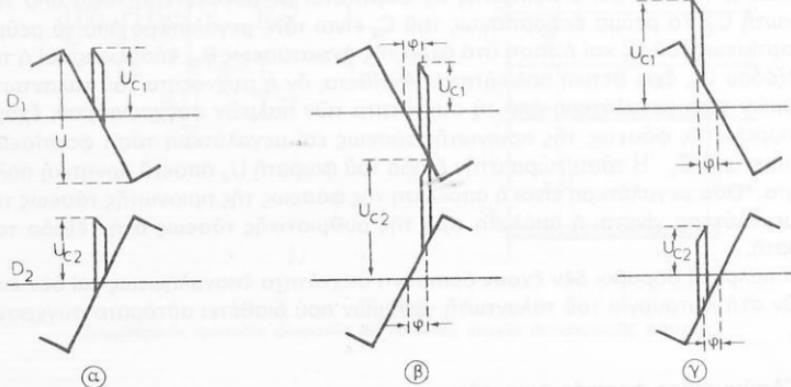

Σχ. 9.7β.

Γραφική παράσταση τῆς λειτουργίας τοῦ άσύμμετρου φασικοῦ φωρατῆ.

Στό σχῆμα 9.7β(β) φαίνονται οι τάσεις στίς διόδους D_1 καί D_2 οταν ή πριονωτή τάση προπορεύεται άπό τούς παλμούς συγχρονισμοῦ κατά γωνία ϕ . Στήν περίπτωση αὐτή, ή τάση στή δίοδο D_2 εἶναι μεγαλύτερη άπό τήν τάση στή δίοδο D_1 . Τά ρεύματα, πού διαρρέουν τίς άντιστάσεις 47 kΩ, εἶναι άνισα καί στόν πυκνωτή 0,1 μF έμφανιζεται τάση μέ θετική (ώς πρός τή γῆ) πολικότητα. Άντιθετα, οταν ή πριονωτή τάση καθυστερεῖ άπό τούς παλμούς συγχρονισμοῦ κατά γωνία ϕ [σχ. 9.7β(γ)], ή τάση στή δίοδο D_1 γίνεται μεγαλύτερη άπό τήν τάση στή δίοδο D_2 καί στά ἄκρα τοῦ πυκνωτῆ 0,1 μF έμφανιζεται ρυθμιστική τάση μέ άρνητική πολικότητα.

Πρέπει νά σημειώσουμε οτι κάθε κύκλωμα αύτόματης ρυθμίσεως τῆς συχνότητας καί φάσεως χαρακτηρίζεται άπό τήν περιοχή συγκρατήσεως καί τήν περιοχή συλλήψεως τῆς συχνότητας, «Συγκρατητική» δύνομάζεται ή περιοχή μέσα στήν οποία οι παλμοί συγχρονισμοῦ μποροῦν νά συγκρατήσουν τή συχνότητα τοῦ ταλαντωτῆ στή σωστή της τιμή, οταν μεταβάλλεται άπό τήν ἐπίδραση διαφόρων άσταθμητων παραγόντων. "Αν ή συχνότητα τοῦ ταλαντωτῆ βρεθεῖ ἔξω άπό τά όρια τῆς περιοχῆς αὐτῆς, οι παλμοί συγχρονισμοῦ δέν μποροῦν νά τήν ἐπαναφέρουν στήν πρέπουσα τιμή της. Ή συγκρατητική περιοχή, άναλογα μέ τό χρησιμοποιούμενο κύκλωμα κυμαίνεται άπό ± 750 Hz ώς ± 1200 Hz.

«Συλληπτική» δύνομάζεται ή περιοχή στά όρια τῆς όποιας τό κύκλωμα αύτόματης ρυθμίσεως εἶναι μόνο του ίκανό νά διατηρήσει τή συχνότητα τοῦ ταλαντωτῆ στή σωστή της τιμή οταν γιά μιά στιγμή έξαφανισθοῦν οι παλμοί συγχρονισμοῦ. Αύτό συμβαίνει κατά τή μεταγωγή τοῦ δέκτη άπό κανάλι σέ κανάλι. "Οταν ξαναέρχονται

οι παλμοί συγχρονισμού, ότι ταλαντωτής δέ μπορεῖ νά συγχρονισθεί άν ή συχνότητά του βρίσκεται έξω από τή συλληπτική περιοχή. Η περιοχή αύτή κυμαίνεται συνήθως από ± 400 Hz ως ± 500 Hz.


Οι παραπάνω τιμές συχνοτήτων τής συγκρατητικής καί συλληπτικής περιοχής άναφέρονται στόν ταλαντωτή γραμμών τοῦ δέκτη τηλεοράσεως.

Σημειώνομε άκομη ότι ή φασική άποκλιση μεταξύ τών παλμών συγχρονισμού καί τών ταλαντώσεων τοῦ ταλαντωτή γραμμών, άν έκφρασθεί σέ χρονική άποκλιση, δέν πρέπει νά είναι μεγαλύτερη από 1 ως 1,5 μsec μέσα στή συγκρατητική περιοχή. Η φασική άποκλιση μέσα στή συλληπτική περιοχή είναι πρακτικά μηδενική.

9.8 Συνδεσμολογίες ΑΣΓ.

Παρουσιάζομε μερικές συνδεσμολογίες αύτομάτων συγχρονιστών γραμμών (ΑΣΓ) μέ λυχνίες καί τρανζιστορ, όπως συναντώνται στούς δέκτες τηλεοράσεως.

Στό σχήμα 9.8a φαίνεται ή συνδεσμολογία ένός άσύμμετρου φασικού φωρατή πού συγχρονίζει μιά ήμιτονική γεννήτρια γραμμών. Οι παλμοί συγχρονισμού έφαρμόζονται στόν κόμβο τών διόδων μέσα από τόν πυκνωτή 270 pF. Η τάση συγκρίσεως παίρνεται από τό κύκλωμα ταλαντώσεων τής γεννήτριας καί δόχεγίται στήν έπάνω διόδο μέσα από τόν πυκνωτή 10 nF καί τόν παράλληλο συνδυασμό τής άντιστάσεως 33 kΩ καί τού πυκνωτή 120 pF. Η ρυθμιστική τάση, πού παράγεται από τό φασικό φωρατή, έφαρμόζεται στό δόχηγο πλέγμα τού τριοδικού τμήματος τής λυχνίας PCF 802. Η τριοδική αύτή λυχνία συμπεριφέρεται ως δεργή (φαινομένη) άντισταση καί έπηρεάζει τή συχνότητα τοῦ ταλαντωτή.

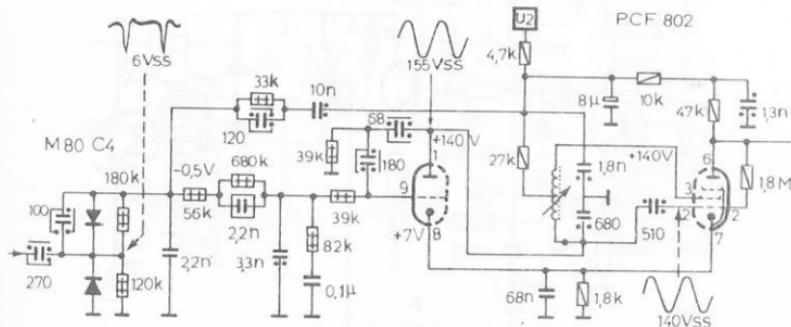


Σχ. 9.8a.

Συνδεσμολογία αύτοματου συγχρονιστή ένός ήμιτονικού ταλαντωτή γραμμών μέ άσύμμετρο φασικό φωρατή.

"Ας πούμε δυό λόγια γιά τίς λυχνίες φαινομένης άντιστάσεως.


Πρόκειται γιά τριοδικές ή πενταδιοικές λυχνίες κατάλληλα συνδεσμολογημένες ώστε νά συμπεριφέρονται ως αύτεπαγωγές ή χωρητικότητες. Η τιμή τής ισοδύναμης αύτεπαγωγῆς ή χωρητικότητας τής συνδεσμολογίας έχαρταται από τήν κλίση τής χαρακτηριστικής τής λυχνίας. Αύτη ή κλίση μπορεῖ νά μεταβληθεί μέ τήν έφαρμογή μεταβαλλομένης τάσεως στό δόχηγο πλέγμα τής λυχνίας. Έτσι, άν η λυχνία συνδεθεί παράλληλα μέ τό κύκλωμα ταλαντώσεων ένός ταλαντωτή καί διεγερθεί μέ κάποια τάση, θά προκαλέσει μεταβολή τής αύτεπαγωγῆς ή τής χωρητικότητας τού κυκλώματος αύτού καί θά άλλαξει τήν παραγόμενη συχνότητα.

Στήν περίπτωση μας ή τριοδική λυχνία έχει χωρητική συμπεριφορά καί συνδέεται παράλληλα μέ τόν πυκνωτή 680 pF τού κυκλώματος ταλαντώσεων τοῦ ήμιτονικού ταλαντωτή πού είναι τύπου Colpitts. Η ρυθμιστική τάση, πού διεγείρει τό πλέγμα τής τριοδικής λυχνίας, έπηρεάζει τήν κλίση τής καί μ' αύτό τόν τρόπο διορθώνεται ή συχνότητα τοῦ ταλαντωτή.

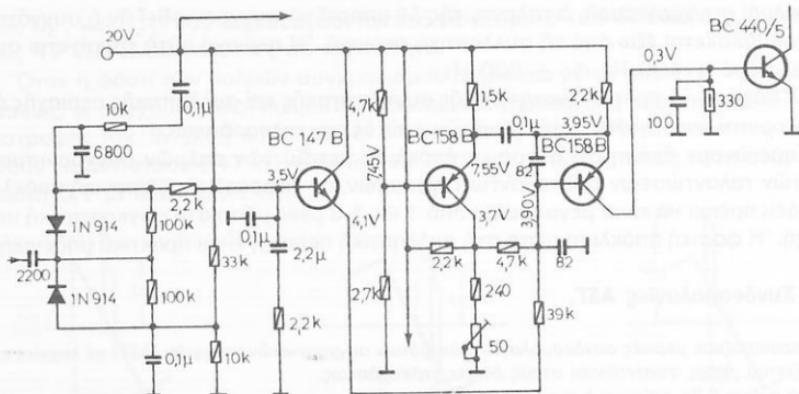

Σχ. 9.8β.

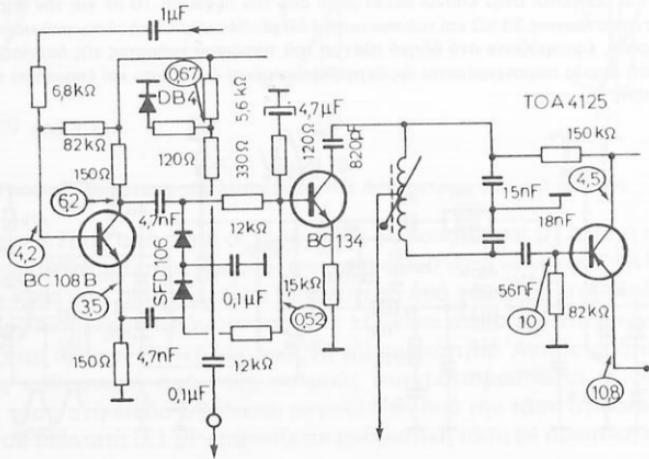Συνδεσμολογία αύτόματου συγχρονιστή ένός πολυδονητή γραμμῶν μέ τρανζίστορ.



Σx . 9.8y.

Συνδεσμολογία αύτόματου συγχρονιστή ένός ήμιτονικού ταλαντωτή γραμμών με τρανζίστορ.

Στό σχήμα 9.8β φαίνεται μιά άλλη συνδεσμολογία για τόν αύτόματο συγχρονισμό ένδος πολυδονητή με τρανζίστορ. Οι παλμοί συγχρονισμού έφαρμόζονται στόν κοινό κόμβο των διόδων του ίδιουμέτρου φωσφούκιου φωταρή μέσα από τόν πυκνωτή 2200 pF. Ή τάση συγκρίσεως δογχείται στό φωταρή μέσα από τόν πυκνωτή 0,1 μF και τό κύκλωμα δολοκηληρώσεως, πού σχηματίζονται ή άντισταση 10 kΩ και δι πυκνωτής 6800 pF (βλέπε στήν έπάνω διόδο). Η ρυθμιστική τάση ένισχυεται από τόν ένισχυτή συνεχούς τάσεως με τό τρανζίστορ BC147B και έφαρμόζεται στό κύκλωμα βάσεως τού δεύτερου τρανζίστορ τού πολυδονητή.


Στό σχήμα 9.8γ δίνομε μιά άκομη συνδεσμολογία αύτόματου συγχρονιστή ένος ήμιτονικού ταλαντωτή γραμμών τύπου Colpitts μέ τρανζίστορ. Ο φασικός φωτιστής με τίς διόδους SFD106 είναι συμμετρικός καί δέχεται τούς παλμούς συγχρονισμού από τό τρανζίστορ άναστροφής φάσεως BC108 B. Ή τη συγκρίσεως έφαρμόζεται στόν κοινό κόμβο τών διόδων μέσα από τόν πυκνωτή 0,1 μF καί η ρυθμιστική τάση ένεργει στή βάση τού τρανζίστορ BC134. Τό τρανζίστορ αύτό λειτουργεῖ ώς άεργο στοιχείο γιά τή ρύθμιση τής συχνότητας τού ταλαντωτή, πού είναι κατασκευασμένος μέ τό τρανζίστορ TOA 4125.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΧΟΥ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

10.1 Ένίσχυση της ύπενδιάμεσης συχνότητας.

Γνωρίζομε ότι τό τμήμα ήχου των συγχρόνων δεκτών τηλεοράσεως ξεκινά από τήν έξοδο τού φωρατή είκονας, δ όποιος άναδεικνύει τήν ύπενδιάμεση συχνότητα ήχου των 5,5 MHz. Η συχνότητα των 5,5 MHz ένισχύεται στή συνέχεια από μιά βαθμίδα πού είναι κατασκευασμένη μέ λυχνία ή τρανζιστορ. "Ένα κύκλωμα ένισχυτή ύπενδιάμεσης συχνότητας ήχου (ΕΥΣΗ) μέ λυχνία φαίνεται στό σχήμα 10.1a.

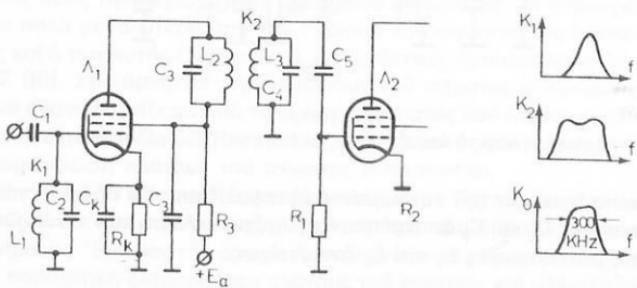


Σχ. 10.1a.

Κύκλωμα και καμπύλη αποκρίσεως ένισχυτή ύπενδιάμεσης συχνότητας ήχου μέ λυχνία.

Στό δόδιγό πλέγμα τής λυχνίας Λ, συνδέεται τό κύκλωμα L_1 , C_2 πού είναι συντονισμένο στή συχνότητα 5,5 MHz. Η τάση τής συχνότητας αύτής έφαρμοδζεται στό πλέγμα τής λυχνίας μέσα από τόν πυκνωτή C_1 . Στήν ανοδο τής λυχνίας συνδέεται τό φίλτρο ζώνης L_2 , C_3 και L_3 , C_4 πού είναι συντονισμένο έπισης στή συχνότητα 5,5 MHz.

Η καμπύλη συντονισμού τού κυκλώματος K_1 φαίνεται δεξιά στό σχήμα 10.1a. Κάτω από αύτή φαίνεται ή καμπύλη διελεύσεως τού φίλτρου ζώνης K_2 πού έχει πιό άποτομες πλευρές. Η άποτομη πώση των πλευρών τής καμπύλης αύτής δημιουργεί έξασθένηση τών διαφόρων παρενοχλητικών σημάτων. Από τή σύνθεση τών παραπάνω χαρακτηριστικών προκύπτει ή καμπύλη αποκρίσεως τού ένισχυτή K_3 πού έχει ζώνη διελεύσεως 300 kHz περίπου στή στάθμη 70%. Η βαθμίδα, πού άκολουθει, είναι ό περιοριστής.

Απλός είναι καί ο ένισχυτής της ύπενδιάμεσης συχνότητας ήχου μέ τρανζίστορ (σχ. 10.1β). Το σήμα των 5,5 MHz, πού λαμβάνεται από τήν έξοδο τού φωρατή είκόνας, έφαρμόζεται στή βάση τού τρανζίστορ T_1 . Το κύκλωμα είσοδου μέ τήν αύτεπαγωγή L_1 , καί τόν πυκνωτή C_1 , καθώς καί τό φίλτρο έξόδου $L_2 C_2$ καί $L_3 C_3$, είναι συντονισμένο στή συχνότητα των 5,5 MHz. Ή σταθερή λειτουργία τής βαθμίδας έξασφαλίζεται μέ τό κύκλωμα έξουδετερώσεως πού άποτελείται από τόν πυκνωτή C_5 καί τήν άντισταση R_5 . Ή τάση έξόδου τού ένισχυτή δηγείται στή βάση τού έπομενου τρανζίστορ πού λειτουργεί ως περιοριστής.

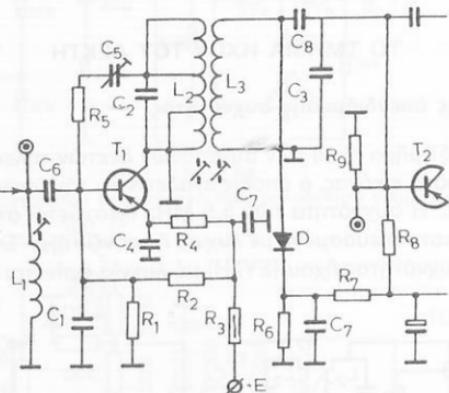

Σχ. 10.1β.


Κύκλωμα ένισχυτή ύπενδιάμεσης συχνότητας ήχου μέ τρανζίστορ.

Τά ύπόλοιπα στοιχεία τού κυκλώματος έξασφαλίζουν τήν πόλωση των τρανζίστορ. Οι πυκνωτές C_6 καί C_8 άποτρέπουν τή βραχυκύκλωση των συνεχών τάσεων μέσα από τίς αύτεπαγωγές L_1 καί L_3 άντιστοίχως.

10.2 Ό περιοριστής πλάτους.

Γνωρίζομε ότι η ύπενδιάμεση συχνότητα ήχου είναι διαμορφωμένη κατά πλάτος καί κατά συχνότητα, άφου προκύπτει από τή μίξη τής ένδιάμεσης συχνότητας εικόνας, πού έχει διαμόρφωση πλάτους καί τής ένδιάμεσης συχνότητας ήχου πού έχει διαμόρφωση συχνότητας. Οι άκουστικές συχνότητες μεταφέρονται μέ διαμόρφωση κατά συχνότητα καί έπομένως ή διαμόρφωση πλάτους τού σήματος τής ύπενδιάμεσης συχνότητας ήχου είναι παρενοχλητική. Μέ μορφή μεταβολῶν πλάτους μεταφέρονται έπισης καί όλα τά παράσιτα πού είσερχονται στό σήμα κατά τή διαδρομή του από τόν πομπό στό δέκτη. Προορισμός τού περιοριστή είναι νά άπαλλάξει τό σήμα των 5,5 MHz από αύτές τίς παρασιτικές διακυμάνσεις τού πλάτους του.

Ό περιοριστής (σχ. 10.2) έχει τήν ίδια σύνθεση μέ τόν ένισχυτή τής ύπενδιάμεσης συχνότητας ήχου. Τό φίλτρο είσοδου $L_1 C_1$ καί $L_2 C_2$ (φίλτρο έξόδου τού ένισχυτή) καί τό κύκλωμα έξόδου $L_3 C_3$ είναι συντονισμένα στή συχνότητα των 5,5 MHz. Ή κάθοδος ομως τής λυχνίας είναι γειωμένη καί ή πόλωση τής γίνεται μέ τό

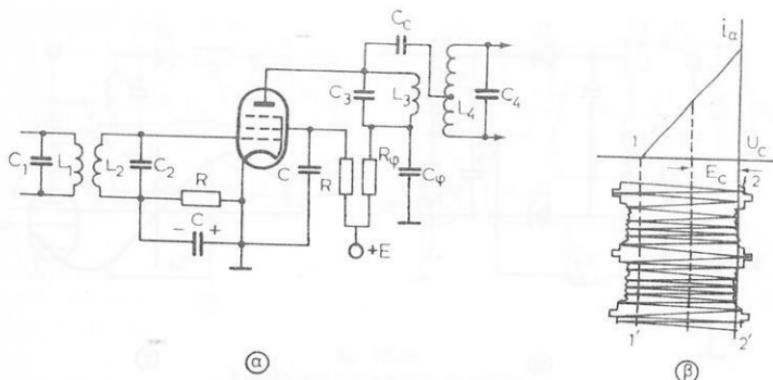

Σχ. 10.2.

Κύκλωμα περιοριστή πλάτους και γραφική παράσταση τής λειτουργίας του.

ρεύμα πλέγματος. "Όταν ή τάση τῶν 5,5 MHz ένεργει στό πλέγμα τῆς λυχνίας, ἐμφανίζεται ρεύμα πλέγματος καὶ φορτίζεται δι πυκνωτής C. Ή τάση φορτίσεως τοῦ πυκνωτῆ μεταθέτει τὸ σημεῖο λειτουργίας ἐπάνω στὴ χαρακτηριστικὴ πλέγματος τῆς λυχνίας πρός τὴν περιοχὴ τῶν ἀρνητικῶν δυναμικῶν. Ή σταθερά χρόνου RC ἐκλέγεται πολὺ μεγαλύτερη ἀπό τὴν περίοδο τοῦ σήματος τῆς ὑπενδιάμεσης συχνότητας καὶ δι πυκνωτής C φορτίζεται μέ τίς θετικές ήμιπεριόδους ὡς τὴν τάση E_c [σχ. 10.2 (β)]. Στίς ἀρνητικές ήμιπεριόδους τοῦ σήματος δι πυκνωτής χάνει λίγο φορτίο καὶ ἐπαναφορτίζεται ἀπό τὸ ρεύμα πλέγματος πού δημιουργοῦν οἱ κορυφές τῶν θετικῶν ήμιπεριόδων. Ετοι, ἔξαιτίας τοῦ ρεύματος πλέγματος, ή θετική παρασιτικὴ διαμόρφωση πλάτους τοῦ σήματος ἀποκόπτεται.


Οι τάσεις ἀνόδου καὶ προστατευτικοῦ πλέγματος τῆς λυχνίας ἐκλέγονται σχετικὰ χαμηλές, ὥστε ή τάση ἀποκοπῆς νά είναι μικρότερη ἀπό τὴν ἀρνητική ήμιπεριόδο τοῦ σήματος. Έξαιτίας τῆς ἀποκοπῆς τοῦ ἀνοδικοῦ ρεύματος, περιορίζεται καὶ ἡ ἀρνητικὴ παρασιτικὴ διαμόρφωση πλάτους τοῦ σήματος καὶ μάλιστα σὲ μεγαλύτερο βαθμό ἀπό τὴ θετική. Ή ἐπίδραση τῆς παρασιτικῆς διαμορφώσεως πλάτους, πού μπορεῖ νά ἐμφανισθεῖ ἀπό τὸν ἀτελή περιορισμὸν τῆς θετικῆς ήμιπεριόδου τοῦ σήματος, ἀπομακρύνεται ἀπό τὸ φωρατή συχνότητας.

Σημειώνομε δι ή λειτουργία τοῦ περιοριστῆ μέ τρανζίστορ δέ διαφέρει ἀπό τὴν προηγούμενη. Κυκλώματα περιοριστῶν μέ τρανζίστορ θά συναντήσομε παρακάτω.

10.3 Ο φωρατής συχνότητας.

"Ο φωρατής συχνότητας εἶναι ή διάταξη πού θά ἀναδείξει τίς ἀκουστικές συχνότητες οἱ όποιες περιέχονται στὸ σῆμα τῆς ὑπενδιάμεσης συχνότητας ἦχου μέ μορφή μεταβολῶν τῆς ἴδιας τῆς συχνότητάς του.

"Ἐνας τύπος φωρατῆ συχνότητας εἶναι ὁ γνωστός διευκρινιστής τοῦ όποιου τὸ κύκλωμα φαίνεται στὸ σχῆμα 10.3a (α). Οι δίοδοι D₁ καὶ D₂, οἱ ἀντιστάσεις R₁ καὶ R₂ καὶ οἱ πυκνωτές C₄ καὶ C₅ σχηματίζουν δύο συνθησμένα κυκλώματα φωρατῶν πλάτους.

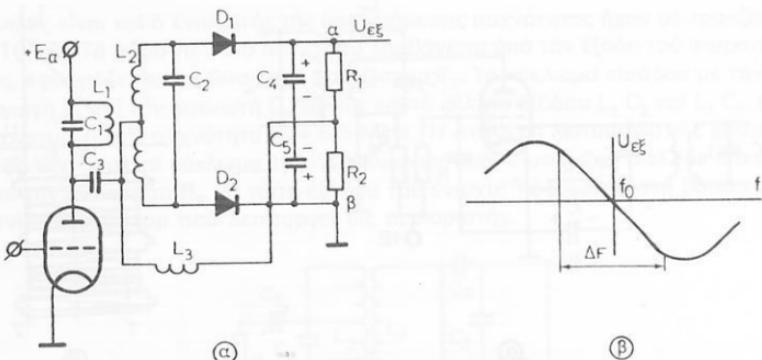

Σχ. 10.3c.

'Ο διευκρινιστής καί ή χαρακτηριστική του.


"Όταν ή συχνότητα τού έφαρμοζομένου σήματος έχει τήν κεντρική της τιμή $f = f_0 = 5,5 \text{ MHz}$, οι δίοδοι δέχονται ίσες τάσεις καί παρέχουν ίσα ρεύματα. Οι πυκνωτές C_4 καί C_5 φορτίζονται τότε μέτριες καί άντιθετες τάσεις όποτε στήν εξόδο τού διευκρινιστή δέν έμφανιζεται διαφορά δυναμικού.

"Όταν ή συχνότητα τού έφαρμοζομένου σήματος άποκλίνει πρός χαμηλότερες τιμές ($f < f_0$), ή τάση πού έφαρμόζεται στή δίοδο D_1 είναι μεγαλύτερη από τήν τάση πού έφαρμόζεται στή δίοδο D_2 καί έπομένως ο πυκνωτής C_4 φορτίζεται μέτρια ύψηλότερη τάση από τόν πυκνωτή C_5 . Ή διαφορά τών τάσεων φορτίσεως τών πυκνωτών δίνει στήν εξόδο τού διευκρινιστή τάση μέτρια θετικό τό σημείο α.

Τό αντίθετο συμβαίνει όταν ή συχνότητα τού σήματος άποκλίνει πρός ύψηλότερες τιμές. Ή τάση στή δίοδο D_2 είναι μεγαλύτερη από τήν τάση στή δίοδο D_1 καί ο πυκνωτής C_5 άποκτα ύψηλότερη τάση από τόν C_4 . Στήν εξόδο τού διευκρινιστή έμφανιζεται διαφορά δυναμικού μέτρια άρνητικό τό σημείο α καί θετικό τό β.

"Έτσι, ή μεταβολή τής συχνότητας τού σήματος, πού έφαρμόζεται στήν είσοδο τού διευκρινιστή, προκαλεῖ τήν έμφανιση μεταβαλλομένης τάσεως στήν εξόδο του. Ή μεταβολή τής τάσεως αύτης γίνεται στό ρυθμό μεταβολής τής συχνότητας τού σήματος, δηλαδή στό ρυθμό τών άκουστικών συχνοτήτων πού περιέχονται στό διαμορφωμένο κατά συχνότητα σήμα είσοδου. Ή έξαρτηση τής τάσεως έξοδου τού διευκρινιστή από τή συχνότητα παρέχεται από τήν καμπύλη τού σχήματος 10.3a (β), πού όνομάζεται "χαρακτηριστική τού διευκρινιστή". Γιά τή φώραση σημάτων διαμορφωμένων κατά συχνότητα χρησιμοποιείται τό γραμμικό τμῆμα τής χαρακτηριστικής αύτης ΔF .

"Άν τό διαμορφωμένο κατά συχνότητα σήμα περιέχει καί παρασιτική διαμόρφωση πλάτους, ή τάση άκουστικής συχνότητας στήν εξόδο τού διευκρινιστή θά είναι παραμορφωμένη. Γιά τήν άποφυγή τής παραμορφώσεως αύτης, θά πρέπει ο περιοριστής νά άποκόπτει τελείως τήν παρασιτική διαμόρφωση πλάτους τού σήματος. Γιά τήν άποτελεσματική λειτουργία τού περιοριστή άπαιτείται τάση στήν είσοδο του μεγαλύτερη από 2 V. Τό γεγονός οτι ο διευκρινιστής χρειάζεται τάση είσοδου μέτρια καλό περιορισμό τού πλάτους της γιά νά δώσει άπαραμόρφωτο άκουστικό σήμα, είναι τό βασικότερο μειονέκτημά του.

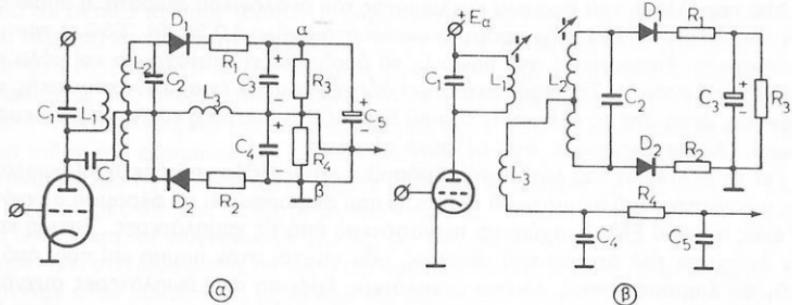

Σχ. 10.3β.
Κυκλώματα άναλογικών φωρατῶν.

“Ενας φωρατής συχνότητας, πού δέν έχει τό παραπάνω μειονέκτημα τοῦ διευκρινιστῆ καὶ πού χρησιμοποιεῖται, σχεδόν ἀποκλειστικά, στούς σύγχρονους δέκτες τηλεοράσεως, εἶναι ο ‘άναλογικός φωρατής’. Ο φωρατής αὐτός ἀπορρίπτει μόνος του τήν παρασιτική διαμόρφωση πλάτους καὶ δέν εἶναι ἀπαραίτητος ὁ περιοριστής.

“Ενα κύκλωμα άναλογικοῦ φωρατῆ φαίνεται στό σχῆμα 10.3β (a). Διαφέρει ἀπό τό κύκλωμα τοῦ διευκρινιστῆ στό ὅτι οἱ δίοδοι συνδέονται σέ σειρά καὶ ἐπομένως οἱ τάσεις φορτίσεως τῶν πυκνωτῶν ἔξόδου δέν ἀφαιροῦνται, ἀλλὰ προστίθενται.

“Οταν μεταβάλλεται ἡ συχνότητα τοῦ σήματος στήν ἔσοδο τοῦ φωρατῆ, ἡ τάση φορτίσεως τοῦ ἑνός πυκνωτῆ ἔξόδου μεγαλώνει καὶ τοῦ ἄλλου μικραίνει. Τό ἄθροισμα τῶν τάσεων στούς δυό πυκνωτές παραμένει σταθερό. Ἡ τάση ἔξόδου λαμβάνεται ἀπό τήν ἀντίσταση φορτίου τῆς μιᾶς διόδου, π.χ. ἀπό τήν R_4 .

‘Ἐπειδὴ ἡ πολικότητα τῆς ὀλικῆς τάσεως ἔξόδου τοῦ φωρατῆ παραμένει ἀμετάβλητη, μπορεῖ νά συνδεθεῖ ἔνας πυκνωτής μεγάλης χωρητικότητας (ήλεκτρολυτικός) παράλληλα στίς ἀντιστάσεις φορτίου. Ο πυκνωτής αὐτός, δηλαδή ὁ C_5 καθώς καὶ οἱ ἀντιστάσεις R_1 καὶ R_2 ἐμποδίζουν τήν ὁποιαδήποτε γρήγορη μεταβολή τῆς τάσεως μεταξύ τῶν σημείων α καὶ β . Τέτοιες μεταβολές τῆς τάσεως μποροῦν νά ἐμφανισθοῦν ἔσαιτίας τῆς παρασιτικῆς διαμορφώσεως πλάτους τῆς ὑπενδιάμεσης συχνότητας ἥχου. Όμως ἡ ὑπαρξη τοῦ παραπάνω πυκνωτῆ καὶ τῶν ἀντιστάσεων R_1 καὶ R_2 δέν ἐπιτρέπει τήν ἐμφάνιση αὐτῶν τῶν μεταβολῶν καὶ ἡ τάση μεταξύ τῶν σημείων α καὶ β παραμένει σταθερή. Ἡ τάση ἔξόδου, πού λαμβάνεται ἀπό τήν ἀντίσταση R_4 , δέν μπορεῖ ἐπίσης νά περιέχει παρασιτική διαμόρφωση πλάτους.

Γιά τήν κανονική λειτουργία τοῦ άναλογικοῦ φωρατῆ ἀπαιτεῖται ἀκριβέστερη ρύθμιση τῶν κυκλωμάτων του ἀπ' ὅ,τι στό διευκρινιστῆ. Δυσκολότερη εἶναι ἡ ἔξασφάλιση τέλειου ἀποκλεισμοῦ τῆς παρασιτικῆς διαμορφώσεως πλάτους ὅταν οἱ μεταβολές του γίνονται μέ ἀργό ρυθμό. Ἐπειδὴ ἡ ὑπενδιάμεση συχνότητας ἥχου ἔχει διαμόρφωση πλάτους καὶ σέ χαμηλές συχνότητες (50 Hz), στούς σύγχρονους δέκτες τηλεοράσεως συνδέεται περιοριστής πρίν ἀπό τόν άναλογικό φωρατή. Ἡ τάση διεγέρσεως τοῦ περιοριστῆ αὐτοῦ δέν εἶναι, συνήθως, μεγαλύτερη ἀπό 0,1 V, ἐδῶ ἡ ἴδια τάση γιά τόν περιοριστή, πού προηγεῖται τοῦ διευκρινιστῆ, ἦταν 2 V. Αύτό σημαίνει ὅτι ὁ ἐνισχυτής τῆς ὑπενδιάμεσης συχνότητας μπορεῖ νά ἔχει βαθμό ἐνισχύσεως 20 φορές μικρότερο, ὅταν στό τμῆμα ἥχου τοῦ δέκτη χρησιμοποιεῖται ὁ άναλογικός φωρατής, ἀντί τοῦ διευκρινιστῆ.

Μιά παραλλαγή τοῦ βασικοῦ κυκλώματος τοῦ άναλογικοῦ φωρατῆ, ή όποια συναντάται περισσότερο στήν πράξη, φαίνεται στό σχήμα 10.3β (β). Έδῶ, ή τάση άναπτύσσεται ἐπαγωγικῶς στό πηνίο L_2 τό δόποιο παίζει ταυτόχρονα καὶ ρόλο πηνίου έξομαλύνσεως. Τό άκουστικό σῆμα δόηγεῖται στόν ένισχυτή άκουστικῆς συχνότητας μέσα από τό φίλτρο $R_4 C_5$ πού όνομάζεται φίλτρο ἡ κύκλωμα «ἀποεμφάσεως». "Ας ἀσχοληθοῦμε λίγο μέ αὐτό τό θέμα.


Γιά τή βελτίωση τοῦ λόγου σῆμα/θόρυβος στήν ̄ξοδο τοῦ δέκτη, οἱ ύψηλοτέρες συχνότητες τοῦ άκουστικοῦ σήματος, πού διαμορφώνει τή φέρουσα συχνότητα ένός πομποῦ FM, ένισχύονται περισσότερο από τίς χαμηλότερες. Έπειδή κατά τήν ένισχυση τοῦ άκουστικοῦ σήματος, πού γίνεται στόν πομπό καὶ πρίν από τή βαθμίδα διαμορφώσεως, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στίς ύψηλότερες συχνότητες, ή διεργασία όνομάζεται «προέμφαση». Τό κύκλωμα προεμφάσεως εἶναι ἔνα κύκλωμα διαφορίσεως.

Γιά ν' ἀποκαταστήσομε στό δέκτη τή σωστή σχέση μεταξύ τῶν χαμηλοτέρων καὶ ύψηλοτέρων συχνοτήτων τοῦ άκουστικοῦ σήματος, έξασθενοῦμε τίς τελευταῖς μέ τή βοήθεια ένός κυκλώματος δλοκληρώσεως [$R_4 C_5$ στό σχήμα 10.3β (β)]. Ή ἀντίθετη αὐτή διεργασία λέγεται «ἀποέμφαση». Μέ τήν ̄ξασθενηση τῶν ύψηλοτέρων συχνοτήτων τοῦ άκουστικοῦ σήματος στό δέκτη, δηλαδή μέ τήν ἀποέμφαση, ἐλαττώνεται καὶ ή ίσχύς τῶν θορύβων στήν ̄ξοδο τοῦ φωρατῆ.

10.4 Ο ένισχυτής άκουστικῶν συχνοτήτων.

Ο φωρατής συχνότητας τοῦ τμήματος ήχου τοῦ δέκτη τηλεοράσεως άκολουθεῖται από ̄ναν έναν ένισχυτή άκουστικῶν συχνοτήτων πού περιλαμβάνει μία ή δύο βαθμίδες ένισχύσεως τάσεως καὶ μιά βαθμίδα ένισχύσεως ίσχυος. Οι βαθμίδες αὐτές κατασκευάζονται μέ λυχνίες ή μέ τρανζίστορ.

Εξετάζομε ̄ναν ένισχυτή μέ λυχνίες (σχήμα 10.4), πού ̄χει όλα τά βασικά στοιχεῖα καὶ δίνει καλά αποτελέσματα.

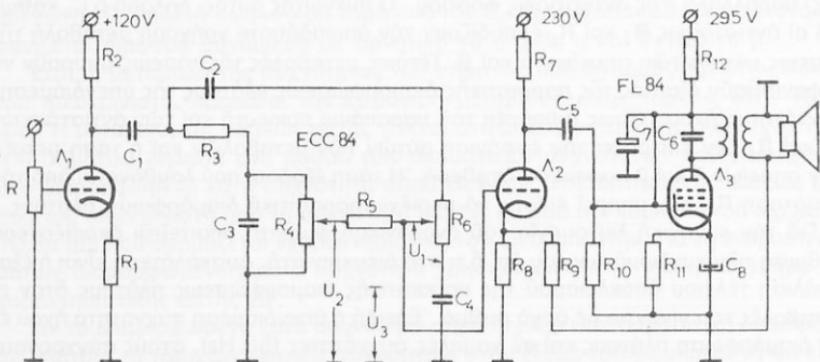

Σχ. 10.4.

Ένισχυτής άκουστικῶν συχνοτήτων μέ λυχνίες.

Τό άκουστικό σῆμα ένισχύεται κατά τάση από δύο βαθμίδες μέ τριοδικές λυχνίες. Στήν ̄ξοδο τῆς πρώτης βαθμίδας συνδέεται δ ρυθμιστής τῆς έντάσεως τοῦ

ήχου καί μεταξύ τῶν δύο βαθμίδων οι ρυθμιστές τοῦ τόνου. Τό άκουστικό σήμα ἀφοῦ περάσει τὸν πυκνωτή συζεύξεως C_1 ($0.1 \mu F$), ἀκολουθεῖ δύο δρόμους. Ἡ ἀντίσταση R_3 ($100 \text{ k}\Omega$) καί ὁ πυκνωτής C_3 (2 nF) σχηματίζουν ἔνα κύκλωμα δοκιμώσεως πού ὑποβιβάζει τίς ύψηλότερες συχνότητες. Ἔτοι, στά ἄκρα τοῦ πυκνωτή C_3 , ἐπομένως καί τοῦ ποτανσιόμετρου R_4 ($1 \text{ M}\Omega$), ὑπάρχει βασικά τὸ κατώτερο τμῆμα τοῦ φάσματος τοῦ άκουστικοῦ σήματος. Ὁ πυκνωτής C_2 (47 pF) καί τὸ ποτανσιόμετρο R_6 ($1 \text{ M}\Omega$) σχηματίζουν κύκλωμα διαφορίσεως πού ἐπιλέγει μόνο τίς συνιστῶσες ύψηλῆς συχνότητας τοῦ σήματος. Ὁ πυκνωτής C_4 (2 nF) ἔχει μικρή ἀντίσταση, σὲ σύγκριση μὲ τὴν R_6 , γιὰ τίς ύψηλές συχνότητες καὶ γι' αὐτὸ δέ συμμετέχει στὴ διαφόριση. Ἡ τάση U_2 , πού λαμβάνεται ἀπό τὸ ποτανσιόμετρο R_4 , δῦγειται στὸν πυκνωτή C_4 μέσα ἀπό τὴν ἀντίσταση R_5 ($100 \text{ k}\Omega$). Ἔτοι, ὀλόκληρη σχεδόν ἡ τάση τῶν χαμηλῶν συχνοτήτων μεταφέρεται στὸν πυκνωτή C_4 , ὃ ὅποιος γι' αὐτές τὶς συχνότητες ἔχει σημαντικά μεγαλύτερη ἀντίσταση ἀπό τὴν R_6 . Μ' αὐτὸ τὸν τρόπο ἡ τάση U_3 εἶναι περίπου ἵση μὲ τὴν τάση U_2 , δηλαδὴ μὲ τὴ συνιστώσα χαμηλῆς συχνότητας. Ἡ ὀλική τάση στὴν εἰσόδο τῆς δεύτερης βαθμίδας τοῦ ἐνισχυτῆ ἰσοῦται μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν τάσεων U_1 καὶ U_3 . Ἀλλά ἡ τάση U_1 (ύψηλῆς συχνότητας) ρυθμίζεται μὲ τὸ ποτανσιόμετρο R_6 καὶ ἡ τάση U_3 (χαμηλῆς συχνότητας) μὲ τὸ ποτανσιόμετρο R_4 . Ἔτοι, ἔχομε μιά καλή ρύθμιση τοῦ τόνου τοῦ ἥχου.

Ἄπο τὴν ἄνοδο τῆς δεύτερης τριοδικῆς λυχνίας καὶ μέσα ἀπό τὸν πυκνωτή συζεύξεως C_5 ($0.05 \mu F$) τὸ σήμα ἐμφανίζεται στά ἄκρα τῆς ἀντιστάσεως R_{10} ($470 \text{ k}\Omega$), δηλαδὴ στὴν εἰσόδο τῆς βαθμίδας ισχύος. Ἐνα τμῆμα σήματος ἀπό τὸ δευτερεύον τοῦ μετασχηματιστῆ ἔξδου καὶ μέσα ἀπό τὸ διαιρέτη τάσεως R_8 ($2.7 \text{ k}\Omega$), R_9 ($100 \text{ k}\Omega$) ἐφαρμόζεται στὴν κάθοδο τῆς προτελευταίας βαθμίδας. Πρόκειται γιὰ ἀρνητική ἀνασύζευξη ἡ ὁποία ἐλαττώνει τὶς μῆτρα γραμμικές παραμορφώσεις τοῦ σήματος. Ἡ πόλωση τοῦ ἐνισχυτῆ ισχύος πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ἀντίσταση R_{11} (150Ω) πού παραλληλίζεται ἀπό τὸν πυκνωτή C_8 ($100 \mu F/20 \text{ V}$).

Οἱ τιμές τῶν ύπολοίπων στοιχείων τοῦ ἐνισχυτῆ εἶναι: $R = 1 \text{ M}\Omega$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 150 \text{ k}\Omega$, $R_7 = 150 \text{ k}\Omega$, $C_6 = 4.7 \text{ nF}$, $C_7 = 150 \mu F$ καὶ $R_{12} = 1 \text{ k}\Omega$.


10.5 Ἐνισχυτές ισχύος μέ τρανζίστορ.

Ἡ χρησιμοποίηση ἐνισχυτῶν ισχύος ἀκουστικῶν συχνοτήτων μέ τρανζίστορ σὲ συμμετρική διάταξη εἶναι μεγάλη. Ἡ μελέτη τῶν ἐνισχυτῶν αὐτῶν, ὅπως καὶ τῶν ἀντιστοίχων μέ λυχνίες, βρίσκεται ἔξω ἀπό τὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ βιβλίου. Ἐδῶ, θά δώσουμε μόνο μερικά κυκλώματα βαθμίδων πού ἐργάζονται χωρίς μετασχηματιστή ἔξόδου.


Στὸ σχῆμα 10.5a φαίνονται δύο κυκλώματα μέ τρανζίστορ PNP. Γιά τή διέγερσή τους χρησιμοποιεῖται μετασχηματιστής εἰσόδου μέ δυό ξεχωριστές δευτερεύουσες περιελίξεις, πού συνδέονται ἔτοι, ὥστε οἱ τάσεις διεγέρσεως νά εἶναι σὲ ἀντίθεση φάσεως. Στὸ σχῆμα 10.5a (a) ἔχομε δυό πηγές τροφοδοτήσεως μέ τάσην E ἡ καθεμιά. Ἡ ὀλική τάση εἶναι $2E$, δηλαδὴ διπλάσια ἀπό τὴν τάση τοῦ συνθημένου συμμετρικοῦ ἐνισχυτῆ. Οἱ ἀντιστάσεις R_1 καὶ R_2 , σὲ αὐτὸ καὶ στά ἐπόμενα κυκλώματα προορίζονται γιὰ τὴν πόλωση τῆς βάσεως. Ἄν τὰ δύο τρανζίστορ καὶ οἱ τάξεις λειτουργίας τους ἐκλεγοῦν κατάλληλα, μέσα ἀπό τὸ μεγάφωνο δέν περνᾶ συνεχές ρεῦμα. Τὰ τρανζίστορ εἶναι συνδεσμολογημένα σὲ σειρά γιὰ τὸ συνεχές ρεῦμα καὶ ἐργάζονται ἀντιπαράλληλα σὲ κοινή ἀντίσταση φορτίου γιὰ τό ἐναλλασ-

σόμενο. "Αν δέν είναι δυνατή ή έξασφάλιση μεσαίας λήψεως στήν πηγή τροφοδοτήσεως, χρησιμοποιεῖται μιά πηγή, δηπως φαίνεται στό σχήμα 10.5α (β). Τό μεγάλων φωνου συνδέεται στό ένα τρανζίστορ μέσα άπο πυκνωτή μεγάλης χωρητικότητας.

"Ενδιαφέρουσες συνδεσμολογίες ένισχυτών ισχύος παίρνομε μέ συνδυασμό τρανζίστορ PNP και NPN. Σ' αύτες δέ χρειάζεται μετασχηματιστής άναστροφῆς φάσεως στήν είσοδο. 'Ανάλογες συνδεσμολογίες μέ ήλεκτρονικές λυχνίες δέ γίνονται, έπειδή δέν ύπάρχει λυχνία άντιστοιχη πρός τό τρανζίστορ PNP.

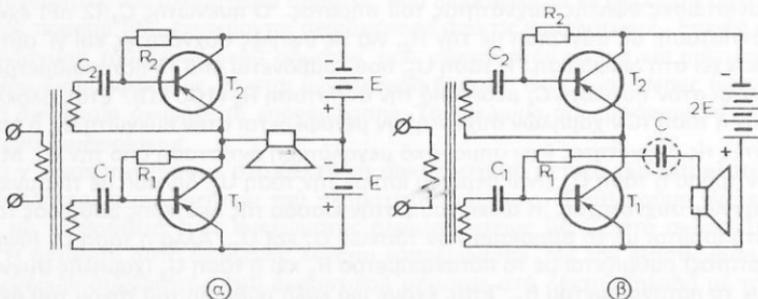

Σχ. 10.5α.
Ένισχυτές ισχύος μέ τρανζίστορ.

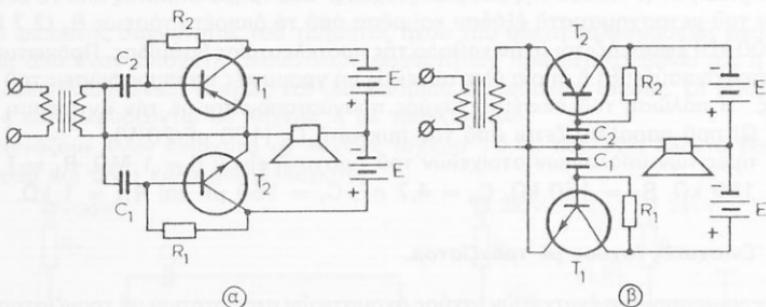

Σχ. 10.5β.
Ένισχυτές ισχύος μέ άλληλουσμπληρούμενα τρανζίστορ.

Στό σχήμα 10.5β φαίνονται δυό τέτοιες συνδεσμολογίες. Στό σχήμα 10.5β (α) χρησιμοποιούνται δυό ξεχωριστές πηγές μέ τάση E ή καθεμία. "Όμως μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ και μιά πηγή μέ τάση $2E$, δηπως στό σχήμα 10.5α (β), και τό μεγάφωνο νά συνδεθεῖ στό ένα τρανζίστορ μέσα άπο πυκνωτή.

Τά τρανζίστορ τών προηγουμένων κυκλωμάτων έργαζονται μέ κοινό έκπομπό, άλλα μποροῦν νά έργασθούν και μέ κοινό συλλέκτη. "Ένα τέτοιο κύκλωμα φαίνεται στό σχήμα 10.5β (β) μέ δυό ξεχωριστές πηγές. Και αύτό τό κύκλωμα μπορεῖ νά έργασθεί μέ μιά πηγή διπλάσιας τάσεως.

Κατά τήν κατασκευή ένισχυτών ισχύος χωρίς μετασχηματιστή προκύπτει ένα πρόβλημα τροφοδοτήσεως αύτών και τών προηγουμένων βαθμίδων άπο κοινή πηγή. "Αν ή τελική βαθμίδα έχει μετασχηματιστή είσόδου, δηπως συμβαίνει μέ τά


κυκλώματα τῶν σχημάτων 10.5α καὶ 10.5β ἡ βαθμίδα αὐτή εἶναι μονωμένη ἀπό τίς προηγούμενες γιά τὸ συνεχές ρεῦμα. Στήν περίπτωση αὐτή μποροῦμε νὰ γεώσουμε ὅποιον δήποτε πόλο τῆς πηγῆς καὶ νὰ τροφοδοτήσουμε ἀπ' αὐτή τίς προηγούμενες βαθμίδες χωρίς καμία δυσκολία. "Οταν ὅμως δέν ὑπάρχει μετασχηματιστής εἰσόδου, παρουσιάζονται δυσκολίες.

Σημειώνομε ὅτι τὰ τρανζίστορ, ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιά τὴν κατασκευὴ τῶν ἐνισχυτῶν τοῦ σχήματος 10.5β ὀνομάζονται «ἀλληλοσυμπληρούμενα».

10.6 Συνδεσμολογίες τοῦ τμήματος ἥχου.

Παρουσιάζομε τώρα μερικές συνδεσμολογίες τοῦ τμήματος ἥχου, ὅπως συναντώνται στούς δέκτη τηλεοράσεως. Ἐπειδὴ τὸ τμῆμα ἥχου τοῦ δέκτη τελειώνει ούσιαστικά στὸ φωρατή συχνότητας, οἱ συνδεσμολογίες αὐτῆς τῆς παραγράφου περιλαμβάνουν τὸν ἐνισχυτή τῆς ὑπενδιάμεσης συχνότητας, τὸν περιοριστή καὶ τὸ φωρατή.


Στὸ σχῆμα 10.6α φαίνεται ἡ συνδεσμολογία τοῦ τμήματος ἥχου ἐνός δέκτη τηλεοράσεως μὲ λυχνίες. Ἀποτελεῖται ἀπό τὸν ἐνισχυτή τῆς ὑπενδιάμεσης συχνότητας 5.5 MHz μὲ τὴ λυχνία EF 95, τὸν περιοριστή μὲ τὴ λυχνία EF 95 καὶ τὸν ἀναλογικό φωρατή μὲ τίς διόδους AA 119. Γιὰ νὰ ἔχῃ ἡ καμπύλη ἀποκρίσεως τοῦ ἐνισχυτῆ τὴν ἀπαιτούμενη μορφὴ μὲ ζωνη διελεύσεως 250 kHz, χρησιμοποιοῦνται δύο συντονισμένα συστήματα: ἔνα ἀπλὸ κύκλωμα στὸ πλέγμα τῆς λυχνίας καὶ ἔνα φίλτρο στήν ἄνοδο μὲ σύζευξη μεγαλύτερη ἀπό τὴν κρίσιμη.

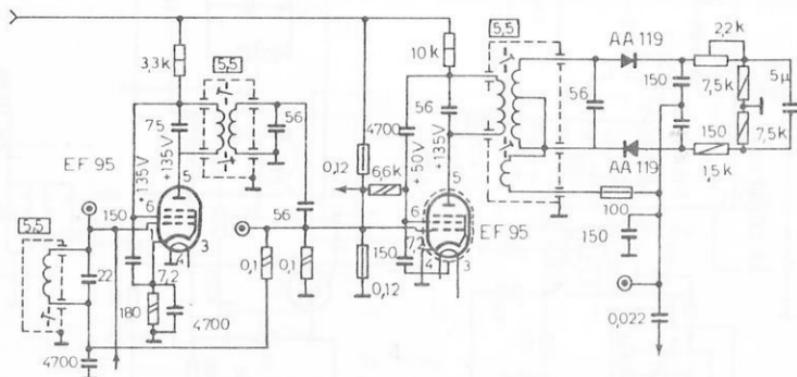

Σχ. 10.6α.
Συνδεσμολογία τμήματος ἥχου μὲ λυχνίες.


Στὸν δόηγό πλέγμα τοῦ ἐνισχυτῆ ἐφαρμόζεται μιὰ τάση αὐτόματης ρυθμίσεως τῆς ἐνισχύσεως, ποὺ λαμβάνεται ἀπό τὸ κύκλωμα πλέγματος τοῦ περιοριστῆ. "Οταν τὸ σῆμα μεγαλώσει, στήν ἀντίσταση πλέγματος τοῦ περιοριστῆ 100 kΩ ἐμφανίζεται μεγαλύτερη ἀρνητική τάση. Ἡ τάση αὐτή μέσα ἀπό μιὰν ἀλλὴ ἀντίσταση 100 kΩ δόηγεται στὸ πλέγμα τῆς προηγούμενης λυχνίας (ἰστὸν ἐπάνω δ-πλισμὸν τοῦ πυκνωτῆ 4700 pF), μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πέφτει ἡ ἐνισχυση. Τό ἀπλὸ αὐτὸ κύκλωμα αὐτόματης ρυθμίσεως τῆς ἀπολαβῆς τοῦ ἐνισχυτῆ τῆς ὑπενδιάμεσης συχνότητας ἥχου ἐμποδίζει τὴν ὑπερδιέγερση τοῦ περιοριστῆ, ποὺ ἔναι μιὰ αἴτια αὔξησεως τῆς παρασιτικῆς διαμορφώσεως πλάτους καὶ ἐμφανίσεως πτλέγματος στήν ὅδην τοῦ δέκτη.

"Ο ἀναλογικός φωρατῆς πρέπει νὰ εἶναι σωστὰ ρυθμισμένος γιά νὰ ἀπορρίπτει τὴν παρασιτική διαμόρφωση πλάτους. "Αν ἡ κεντρικὴ συχνότητα (5.5 MHz) δέ βρίσκεται στὸ μέσον τοῦ εύθυγραμμου τρήματος τῆς χαρακτηριστικῆς τοῦ φωρατῆ, ἐμφανίζεται «ρόγχος» στὸ μεγάφωνο ποὺ προέρχεται ἀπὸ τοὺς παλμούς συγχρονισμοῦ πλαισίων. Γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν θορύβων αὐτῶν συνδέονται σειρά μὲ τίς διόδους οἱ ἀντιστάσεις 1.5 kΩ καὶ 2.2 kΩ.

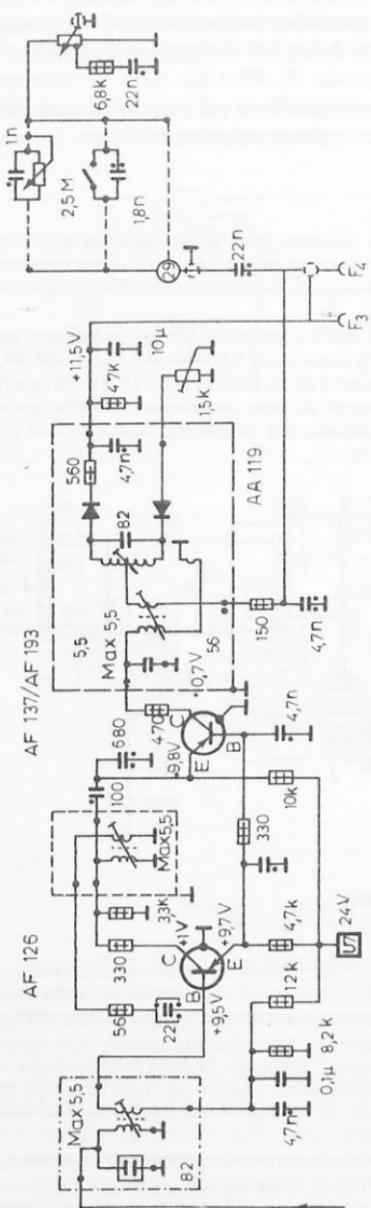

(2)

S 2683 A

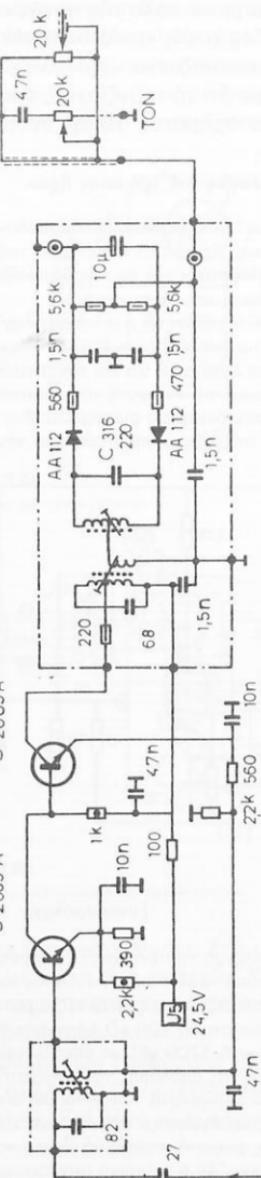

(3)

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σχ. 10.6β.

Συνδεσμολογίες τμήματος ήχου με τρανζιστορ PNP και NPN.

Τη δεύτερη άντισταση είναι ρυθμιζόμενη και έπιπρέπει τη βελτίωση της συμμετρίας και της γραμμικότητας της χαρακτηριστικής του φωρατή.


Ο άγωγός, πού φεύγει από τόν κόμβο τών άντιστάσεων 0,12 MΩ και 6,8 kΩ τού προστατευτικού πλέγματος τού περιοριστή, δόηγεται σέ συσκευή τηλεχειρισμού γιά τη ρύθμιση της έντάσεως του ήχου.

Στό σχήμα 10.6β φαίνονται δύο συνδεσμολογίες τμήματος ήχου μέ τρανζίστορ PNP και NPN. Οι συνδεσμολογίες αυτές διεγείρονται από τήν έξοδο τού φωρατή είκόνας, γι' αύτό έχουν δύο τρανζίστορ.

Τό τμήμα ήχου τού σχήματος 10.6β (α) έχει τρία φίλτρα ζώνης (τό τελευταίο είναι άναλογικό) συντονισμένα στά 5,5 MHz. Τά τρανζίστορ τροφοδοτούνται μέ υψηλή σχετικά τάση (24 V) γιά νά δώσουν άρκετή ένισχυση. Ή πρώτη βαθμίδα διαθέτει κύκλωμα έξουδετερώσεως πού άποτελείται από μιά ξεχωριστή περιέλιξη συνεζευγμένη μέ τήν αύτεπαγωγή τού συλλέκτη, τήν άντισταση 56 Ω και τόν πυκνωτή 22 pF. Τό δεύτερο τρανζίστορ έργαζεται μέ κοινή βάση και δέ χρειάζεται έξουδετέρωση.

Ο άναλογικός φωρατής χρησιμοποιει τίς διόδους AA 119. Η συμμετρία και ή γραμμικότητα τής χαρακτηριστικής του βελτιώνονται μέ τή βοήθεια τής ρυθμιζόμενης άντιστάσεως 1,5 kΩ. Στήν έξοδο τού φωρατή συναντούμε τό κύκλωμα άποεμφάσεως μέ τήν άντισταση 150 Ω και τόν πυκνωτή 4,7 nF. Οι άγωγοι F₃ και F₄ δόηγούνται σέ συσκευή τηλεχειρισμού γιά τή ρύθμιση της έντάσεως του ήχου. Μεταξύ τού φωρατή και τού ένισχυτή άκουστικών συχνοτήτων παρεμβάλλονται κυκλώματα γιά τή ρύθμιση τού τόνου (Klang), τής όμιλιας (Sprache) και τής έντάσεως τού ήχου (Lautstärke).

Πιό απλή από τήν προηγούμενη είναι ή συνδεσμολογία τού σχήματος 10.6β (β). Διαθέτει δύο μόδον φίλτρα ζώνης γιά τά 5,5 MHz μάτο τά όποια τό τελευταίο είναι άναλογικό. Ή τάση τροφοδοτήσεως τών τρανζίστορ είναι και έδω υψηλή γιά τήν έπιπτυχία μεγάλης ένισχυσέως και δέ χρησιμοποιούνται κυκλώματα έξουδετερώσεως στίς βαθμίδες.

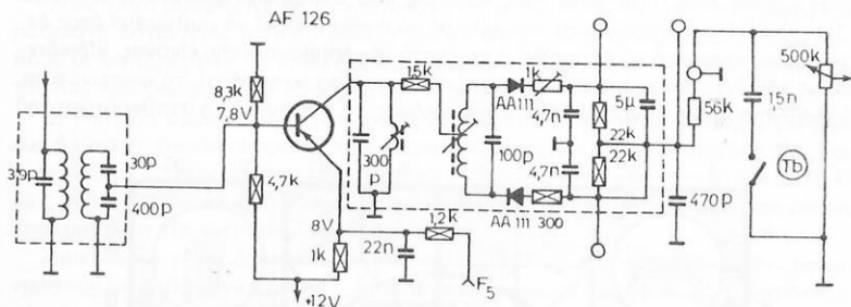

Σχ. 10.6γ.
Συνδεσμολογία τμήματος ήχου μέ τρανζίστορ.

Παρουσιάζομε μιάν άκομη συνδεσμολογία τμήματος ήχου μέ ένα τρανζίστορ (σχ. 10.6γ). Ή τάση τής ύπενδιάμεσης συχνότητας ήχου λαμβάνεται από τήν έξοδο τού ένισχυτή είκόνας, γι' αύτό τό τρανζίστορ AF 126 έργαζεται ως ένισχυτής - περιοριστής. Ο άγωγός F₅, πού φεύγει από τό κύκλωμα τού έκπομπού, δόηγεται στή συσκευή τηλεχειρισμού γιά τή ρύθμιση της έντάσεως του ήχου.

Ο άναλογικός φωρατής μέ τίς διόδους AA 111 είναι συμμετρικός. Η σύνδεση τού κυκλώματος συλλέκτη μέ τή μεσαία λήψη τή περιελίξεως τού φωρατή γίνεται μέ μιά ώμική άντισταση 1,5 kΩ άφου δέν υπάρχει θέμα μονώσεως συνεχούς τάσεως. Έτσι, δέ χρειάζεται τρίτη περιέλιξη στό άναλογικό φίλτρο έξοδου τού τρανζίστορ.

Στήν έξοδο τού άναλογικού φωρατή συναντούμε τό κύκλωμα άποεμφάσεως μέ τόν πυκνωτή 470 pF, τήν άντισταση 56 kΩ και τόν πυκνωτή 1,5 nF. Ή τελευταίος πυκνωτής συνδέεται και άποσυνδέεται μέ τή βοήθεια τού διακόπτη Tb, όποτε γίνεται μιά χονδρική ρύθμιση τού τόνου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝДЕΚΑΤΟ

ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

11.1 Ό τηλεοπτικός πίνακας έλέγχου.

Τό τηλεοπτικό κέντρο στήν άρχη κάθε έκπομπής και γιά κάποιο χρόνο (συνήθως γιά 15 λεπτά), έκπεμπει τόν «τηλεοπτικό πίνακα έλέγχου» (ΤΠΕ). Ό ΤΠΕ έκπεμπεται έπισης και στό χρόνο πού μεσολαβεῖ μεταξύ του τέλους ένός προγράμματος και τής άρχης ένός άλλου. Έπειδή ό πίνακας αυτός έκπεμπεται μέ τή βοήθεια του μονοσκοπίου, πού όπως ξέρομε είναι ειδικός είκονολήπτης, οι τεχνικοί μας τόν δονομάζουν «μονοσκόπιο».

Ή μορφή ένός ΤΠΕ, από τους πολλούς πού ύπαρχουν, φαίνεται στό σχήμα 11.1. Ό ΤΠΕ περιέχει όλα τά στοιχεία μέ τά όποια μπορεῖ νά ρυθμισθεῖ ένας δέκτης τηλεοράσεως ή νά έκτιμηθεί ή ποιότητα τής λαμβανομένης είκόνας. Ειδικότερα, μέ τόν ΤΠΕ έλέγχομε τήν έστιαση, τήν άντιθεση (κοντράστ), τή φωτεινότητα, τίς διαστάσεις και τή γραμμικότητα τής είκόνας, τή σαφήνεια, τή σταθερότητα τού

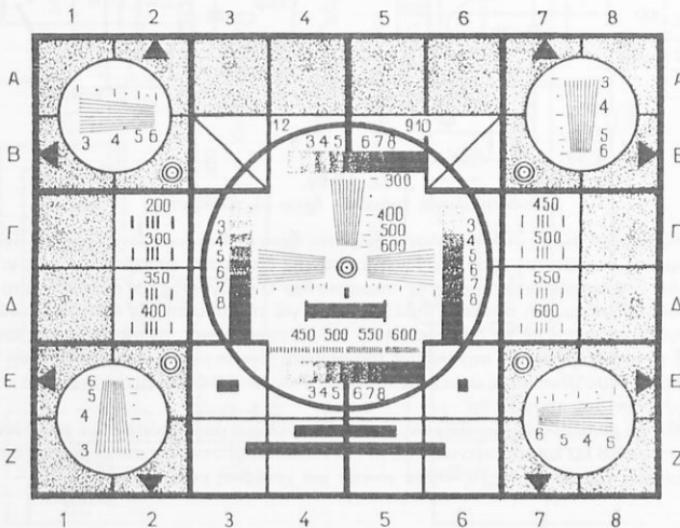

Σχ. 11.1.

Ό τηλεοπτικός πίνακας έλέγχου (μονοσκόπιο).

συγχρονισμοῦ καί τέλος τή συμμετρία τῆς ἐνδιάμεσης σαρώσεως. Μποροῦμε ἀκόμη νά διαπιστώνομε ἄν ύπάρχουν παραμορφώσεις συχνότητας καί φάσεως καθώς καί γεωμετρικές παραμορφώσεις πλαισίου.

Ἐπειδή ἡ ποιότητα μιᾶς εἰκόνας ἔχαρταί καί ἀπό ἄλλους παράγοντες, πού δέν ἔχουν σχέση μέ τήν καλή λειτουργία τοῦ δέκτη, ὅπως π.χ. εἴναι οι συνθήκες λήψεως, ἡ σωστή ἐγκατάσταση τῆς κεραίας, ἡ καλή λειτουργία τοῦ τηλεοπτικοῦ κέντρου κλπ., ὁ ἔλεγχος μέ τόν ΤΠΕ δέν μπορεῖ νά είναι καί ὁ τελικός. Μέ τόν ΤΠΕ δέ μποροῦμε νά ἐκτιμήσομε ἔνα δέκτη ἡ νά διαπιστώσομε ἀνωμαλίες, ὅταν ύπάρχουν θόρυβοι ή χρησιμοποιεῖται κεραία μέ δόξυ διάγραμμα κατευθυντικότητας ἡ ἀκόμη ὅταν ἡ ἀπόσταση τοῦ τηλεοπτικοῦ κέντρου ἀπό τό δέκτη είναι πολύ μεγάλη. Στίς περιπτώσεις αύτές ὁ τελικός ἔλεγχος γίνεται μέ κατάλληλα ὅργανα.

Στίς ἐπόμενες παραγράφους θά δοῦμε πῶς ἔλεγχεται καί ρυθμίζεται ἔνας δέκτης τηλεοράσεως μέ τή βοήθεια τοῦ ΤΠΕ.

11.2 Ἐλεγχος τῆς ἐστιάσεως.

Ο ἔλεγχος τῆς ἐστιάσεως γίνεται μέ τή βοήθεια τῶν πέντε μικρῶν κύκλων τοῦ ΤΠΕ. Ο ἔνας ἀπό αὐτούς βρίσκεται στό κέντρο τοῦ πίνακα καί οἱ ὑπόλοιποι στά τετράγωνα B2, B7, E2 καί E7. Τό πάχος τῶν γραμμῶν τῶν κύκλων αὐτῶν πρέπει νά είναι παντοῦ τό ἴδιο.

Η ἐστίαση ρυθμίζεται μέ τό «ρυθμιστή ἐστιάσεως». Η ἀντικανονική θέση τοῦ ρυθμιστῆ ἐστιάσεως παρέχει ἀσφή εἰκόνα στήν ὅποια δέν μποροῦν νά διακριθοῦν οἱ λεπτομέρειες. Η καλή ἐστίαση ἔχαρταί είπισης ἀπό τή σταθερότητα τῆς τάσεως τοῦ δικτύου πού τροφοδοτεῖ τό δέκτη.

Η ἐπιτυχία ὁμοιόμορφης ἐστιάσεως σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς ὀθόνης είναι μᾶλλον ἀδύνατη, ἐπειδή οἱ ὀθόνες τῶν εἰκονογράφων είναι σχεδόν ἐπίπεδες. Στίς ἐπίπεδες ὀθόνες ἀναπαράγεται περισσότερο εύχαριστη εἰκόνα ἀπ' ὅ,τι στίς κυρτές, ὅμως μέ καλή ἐστίαση στό κέντρο μιᾶς ἐπίπεδης ὀθόνης είναι ἀναπόφευκτη κάποια ἀπορρύθμιση τῆς ἐστιάσεως στά ἄκρα της.

Σημειώνομε τέλος ὅτι πολλοί δέκτες τηλεοράσεως, πού χρησιμοποιοῦν εἰκονογράφους μέ όρθογώνιες ὀθόνες, δέ διαθέτουν ρυθμιστή ἐστιάσεως. Η ἐστίαση σ' αὐτούς είναι σταθερή.

11.3 Ἐλεγχος τῆς ἀντιθέσεως καί τῆς φωτεινότητας.

Η ἀντίθεση (τό κοντράστ) καί ἡ φωτεινότητα ἔλεγχονται μέ τή βοήθεια τῶν τεσσάρων ζωνῶν, πού βρίσκονται στόν κεντρικό κύκλο τοῦ ΤΠΕ. Κάθε ζώνη περιλαμβάνει δέκα όρθογώνια πού ξεχωρίζονται ἀπό τό διαφορετικό βαθμό φωτεινότητας (ἀπό τό λευκό ὡς τό μαύρο). Η ἀντίθεση καί ἡ φωτεινότητα είναι ρυθμισμένες κανονικά, ὅταν μποροῦμε νά διακρίνομε σαφῶς 6 - 8 όρθογώνια ἀπό κάθε ζώνη.

Η καλή ἀναπαραγωγή τῆς εἰκόνας ἐπιτυγχάνεται μέ τή βοήθεια τῶν «ρυθμιστῶν κοντράστ καί φωτεινότητας». Ο ρυθμιστής τοῦ κοντράστ πρέπει νά ἐπιτρέπει τή μεταβολή τῆς εἰκόνας ἀπό τήν κατάσταση πού μόλις διακρίνεται μέχρις ὅτου γίνει ύπερβολικά μαύρη. Ο ρυθμιστής φωτεινότητας πρέπει νά δηγεῖ ὀμαλά τήν ὀθόνη ἀπό τήν πλήρη συσκότιση στήν πλήρη φωταύγειά της. Η φωτεινότητα πρέπει νά μεταβάλλεται δομοιόμορφα σέ ὀλόκληρη τήν ἔκταση τῆς ὀθόνης.

‘Η ρύθμιση τοῦ δέκτη γίνεται ἔτσι, ὥστε νά έχομε καλό κοντράστ μέ κανονική φωτεινότητα. ‘Η ύπερβολική φωτεινότητα καταστρέφει τήν ἐστίαση καί ἀκόμη μικραίνει τή διάρκεια ζωῆς τοῦ εἰκονογράφου.

11.4 Ἐλεγχος τῆς σαφήνειας.

‘Ο ΤΠΕ διαθέτει μερικές ὄριζόντιες καί κατακόρυφες δέσμες ἀπό γραμμές (βεντάλιες) μέ τίς ὅποιες ἐλέγχεται ἡ σαφήνεια τῆς εἰκόνας. Τρεῖς δέσμες ἀπό λεπτές μαῦρες γραμμές βρίσκονται στὸν κεντρικό κύκλο τοῦ πίνακα καί τέσσερες στούς γωνιακούς κύκλους. Κατά μῆκος τῶν γραμμῶν αὐτῶν ἀναγράφονται οἱ ἀριθμοί 300, 400, 500, 600 (στό κέντρο) καί οἱ 3, 4, 5, 6 (στά ἄκρα). Γιά τὸν ἐλεγχο τῆς σαφήνειας κατά τὴν κατακόρυφη κατεύθυνση χρησιμοποιοῦνται οἱ ὄριζόντιες δέσμες γραμμῶν καί γιά τὸν ἐλεγχο τῆς σαφήνειας κατά τὴν ὄριζόντια κατεύθυνση οἱ κατακόρυφες δέσμες.

Γιά νά έχομε καλή σαφήνεια εἰκόνας πρέπει οἱ γραμμές νά διακρίνονται μεταξύ τῶν ἀριθμῶν 400 - 500 (4 - 5). ‘Η σαφήνεια ἔξαρταται ἀπό τὴν ἐστίαση, ἀπό τὴν ἀντίθεση καί ἀπό τὴ φωτεινότητα. ‘Ἀκόμη, ἔξαρταται ἀπό τὴ σταθερότητα τῆς συχνότητας τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ τοῦ δέκτη. ‘Η συχνότητα τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ μπορεῖ νά μεταβληθεῖ μέ τὴ βοήθεια τοῦ ρυθμιστῆ, πού βρίσκεται στὸν ἄξονα τοῦ μεταγωγέα καναλιῶν (γιά τούς περιστρεφόμενους συντονιστές) ἢ στὸ πληκτρολόγιο (γιά τούς ἡλεκτρομηχανικούς καί ἡλεκτρονικούς συντονιστές).

‘Η σαφήνεια τῆς εἰκόνας κατά τὴν ὄριζόντια κατεύθυνση ἐλέγχεται ἐπίσης μέ τὴ βοήθεια τῶν κατακούφων γραμμῶν, πού βρίσκονται στὸ κάτω μέρος τοῦ κεντρικοῦ κύκλου καί πού φέρουν τούς βαθμούς 450, 500, 550 καί 600 ἢ ἀκόμη μέ τὴ βοήθεια τῶν γραμμῶν τῶν τετραγώνων Γ2, Δ2, Γ7 καί Δ7.

11.5 Ἐλεγχος τῶν διαστάσεων καί τῆς γραμμικότητας τῆς εἰκόνας.

Στόν ΤΠΕ καί στά τετράγωνα B1, E1 (ἀριστερά), B8, E8 (δεξιά), A2, A7 (ἐπάνω) καί Z2, Z7 (κάτω) φαίνονται ὀκτώ βέλη μέ τὴ βοήθεια τῶν ὅποιων ρυθμίζονται οἱ διαστάσεις τῆς εἰκόνας. Γιά νά έχομε ἀναπαραγωγή τῆς εἰκόνας μέ λόγο πλευρῶν 4/3, θά πρέπει ὁ πίνακας νά ἀναπυχθεῖ τόσο, ὥστε τά προηγούμενα βέλη νά ἐφαπτονται στὸ ἀριστερό, δεξιό, ἐπάνω καί κάτω περιθώριο τῆς οθόνης.

‘Η γραμμικότητα τῆς εἰκόνας ἐλέγχεται μέ τὴ βοήθεια τῶν τετραγώνων καί τῶν κύκλων τοῦ ΤΠΕ. ‘Ο δέκτης εἶναι ρυθμισμένος σωστά, ὅταν τὰ στοιχεῖα αὐτά τοῦ πίνακα ἔχουν τίς κανονικές τους γεωμετρικές μορφές. Σέ ἀντίθετη περίπτωση, τά τετράγωνα γίνονται ὀρθογώνια καί οἱ κύκλοι ἐλλείψεις ὅποτε ὅλη ἡ εἰκόνα φαίνεται παραμορφωμένη.

‘Η διαταραχή τῆς γραμμικότητας συνοδεύεται, πολλές φορές, μέ ἐμφάνιση μαύρων ἢ λευκῶν λωρίδων καί πτυχῶν μέ τυχαία φωτεινότητα. Τέλος ἡ γραμμικότητα καί οἱ διαστάσεις τῆς εἰκόνας ἔξαρτῶνται καί ἀπό τὴν τάση τοῦ δικτύου, ἡ ὅποια δέν πρέπει νά ἀποκλίνει ἀπό τὴν κανονική τῆς τιμή περισσότερο ἀπό 5% πρός τά ἐπάνω καί ἀπό 10% πρός τά κάτω.

11.6 Ἐλεγχος τοῦ συγχρονισμοῦ.

‘Ο ἐλεγχος τοῦ συγχρονισμοῦ γίνεται μέ τίς ἀκόλουθες ἀπλές δοκιμές:

α) Μέ τη στροφή τοῦ ρυθμιστῆ συχνότητας πλαισίων δεξιά καί ἀριστερά ἀπό τὴ θέση, πού ἀντιστοιχεῖ στή σταθερή λήψη, ἡ εἰκόνα πρέπει νά κινεῖται πρός τά ἐπάνω ἡ πρός τά κάτω καί νά ἐπανέρχεται εὔκολα στήν κανονική θέση.

β) Ὁ ρυθμιστής τῆς συχνότητας τῶν γραμμῶν μπορεῖ νά στραφεῖ 90° περίπου πρός τίς δύο πλευρές, ὅποτε στήν ὀθόνη τοῦ δέκτη ἐμφανίζεται ἔνας μεγάλος ἀριθμός ἀπό μαῦρες λωρίδες. Μέ τήν ἐπαναφορά τοῦ ρυθμιστῆ στήν ἀρχική του θέση ἡ εἰκόνα ἐπανέρχεται ἀμέσως.

γ) Ὁ σταθερός συγχρονισμός πρέπει νά ἔξασφαλίζεται μέ κάποια ἐνδιάμεση θέση τῶν ρυθμιστῶν συχνότητας γραμμῶν καί πλαισίων, ὥστε νά ύπαρχουν περιθώρια στροφῆς τῶν ρυθμιστῶν αὐτῶν καί πρός τίς δύο πλευρές.

δ) Ὁ συγχρονισμός δέν πρέπει νά καταστρέφεται μέ τή ρύθμιση τοῦ κοντράστ τῆς εἰκόνας σέ πλατιά ὅρια.

Ἐνδείξεις διαταραχῆς τοῦ συγχρονισμοῦ εἶναι ἡ διαστρέβλωση τῶν κατακορύφων γραμμῶν στό ἐπάνω μέρος τοῦ ΤΠΕ, ἡ μετατόπιση μιᾶς ἡ περισσοτέρων ὀριζοντίων γραμμῶν, ἡ τομή ἐνός μέρους τῆς εἰκόνας κτλ.

11.7 Ἐλεγχος τῆς ἐνδιάμεσης σαρώσεως.

“Οπως γνωρίζομε, στήν ἐνδιάμεση σάρωση κάθε γραμμή τοῦ ἐνός πεδίου πρέπει νά βρίσκεται στό μέσον τῶν γραμμῶν τοῦ ἄλλου. Κάθε ἀνωμαλία στή σάρωση αὐτή προκαλεῖ τό γνωστό ζευγάρωμα τῶν γραμμῶν. Μέ τό ζευγάρωμα, οἱ γραμμές, πού ἀναπτύσσουν τήν εἰκόνα πρός τήν κατακόρυφη κατεύθυνση, γίνονται οἱ μισές καί διακρίνεται σαφῶς ἡ γραμμική σύνθεση τῶν πλαισίων.

Μέ τό ζευγάρωμα τῶν γραμμῶν σαρώσεως, οἱ διαγώνιες γραμμές, πού βρίσκονται στά τετράγωνα B3 καί B6 τοῦ ΤΠΕ, ἐμφανίζουν ὀδοντωτές προεξοχές. Ἀκόμη, τά ἄκρα τῶν γραμμῶν στίς ὀριζόντιες δέσμες (βεντάλιες), πού βρίσκονται στό κέντρο τοῦ πίνακα, κάμπιονται πρός τά ἐπάνω καί πρός τά κάτω.

11.8 Ἐλεγχος τῶν παραμορφώσεων συχνότητας καί φάσεως.

Γιά τόν ἔλεγχο τῶν παραμορφώσεων συχνότητας καί φάσεως, πού προέρχονται ἀπό τίς χαμηλές ὀπτικές συχνότητες, χρησιμεύουν τά μαύρα ὄρθογώνια πού βρίσκονται στά τετράγωνα E3, E6, Z3, Z4, Z5 καί Z6 τοῦ ΤΠΕ. Στήν περίπτωση πού ύπαρχουν τέτοιες παραμορφώσεις, στούς πόλους τῶν ὄρθογωνίων αὐτῶν ἐμφανίζονται γκρίζες προεξοχές (οιύρές).

“Αν οἱ παραμορφώσεις προέρχονται ἀπό τίς ύψηλές ὀπτικές συχνότητες, στό δεξιό μέρος τῶν λεπτῶν μαύρων καθέτων ἡ πλαγίων γραμμῶν ἐμφανίζεται μιά στενή λευκή δίκτυωση λωρίδα (καμβάς) καί ἡ εἰκόνα γίνεται ύπερβολικά ἀνάγλυφη.

Σημειώνομε ὅτι ἡ εἰκόνα μπορεῖ νά γίνει ἀνάγλυφη καί ἀπό ἀντικανονική τοποθέτηση τῆς κεραίας λήψεως ἡ τῆς γραμμῆς μεταφορᾶς τῆς ἐνέργειας ἀπό τήν κεραία στό δέκτη (τῆς καθόδου τῆς κεραίας).

11.9 Ἀπλοποιημένοι πίνακες ἔλέγχου.

Γιά τόν ἔλεγχο τῶν παραμορφώσεων, πού προκαλοῦνται ἀπό ἀντικανονική θέση τῶν ρυθμιστῶν τοῦ δέκτη τηλεοράσεως, μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ἀπλοποιημένοι ΤΠΕ πού διαθέτουν μόνο τόν κεντρικό μεγάλο κύκλο μέ τίς ὀριζόντιες καί κατακόρυφες δέσμες τῶν γραμμῶν του.


Μέ τό μεγάλο κύκλο μποροῦμε νά έλέγχομε τή γραμμικότητα τῆς σαρώσεως πρός τήν όριζόντια και τήν κατακόρυφη κατεύθυνση.

Μέ τή βοήθεια τῶν γραμμῶν έλέγχομε τή σαφήνεια τῆς εικόνας όριζοντίως και κατακόρυφως. Μέ τίς όριζόντιες γραμμές έλέγχομε έπισης τή συμμετρία τῆς ένδιάμεσης σαρώσεως. Ἀπό τή διακριτικότητα τῶν γραμμῶν διαπιστώνομε άκομη τήν κανονική ἢ ἀντικανονική ἑστίαση κτλ.


Στή συνέχεια θά δείξομε μέ είκόνες τίς διάφορες παραμορφώσεις και θά άναφέρομε τούς τρόπους καταργήσεώς τους.

Στό σχῆμα 11.9α(α) ἡ εικόνα εἶναι σαφής, γιατί οι κατακόρυφες γραμμές διακρίνονται σέ όλόκληρο τό μήκος τῆς δέσμης.

Στό σχῆμα 11.9α(β) ἡ εικόνα εἶναι ἀσαφής, γιατί οι κατακόρυφες γραμμές διακρίνονται μόνο στό ἐπάνω μέρος τῆς δέσμης. Ἡ σαφήνεια διορθώνεται μέ ρύθμιση τής συχνότητας τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ τοῦ δέκτη.

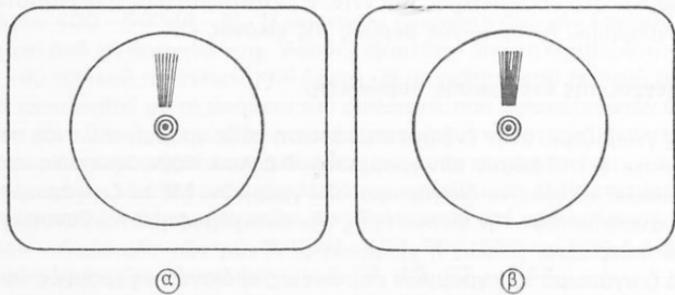

Σχ. 11.9α.
Γιά τή σαφήνεια τῆς εικόνας.

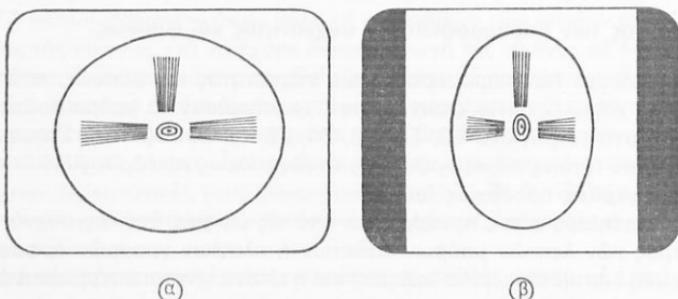

Σχ. 11.9β.
Γιά τίς όριζόντιες διαστάσεις τῆς εικόνας.


Στό σχῆμα 11.9β(α) ἡ εικόνα ἔχει ἐπιμηκυθεῖ όριζοντίως. Οι κανονικές διαστάσεις τῆς εικόνας ἀποκαθίστανται μέ στροφή τοῦ «ρυθμιστῆ όριζοντίων διαστάσεων».

Στό σχῆμα 11.9β(β) ἡ εικόνα ἔχει συμπιεσθεῖ όριζοντίως. Ἡ ρύθμιση γίνεται ὅπιως και προηγουμένως.


Στό σχήμα 11.9γ(α) ή εικόνα ἔχει όριζόντια παραμόρφωση. Τό δεξιό τμῆμα τῆς εικόνας συμπιέσθηκε καί τό άριστερό ἐπιμηκύνθηκε.

Στό σχήμα 11.9γ(β) ή εικόνα ἔχει ἐπίσης όριζόντια παραμόρφωση μέ τή διαφορά ὅτι τώρα συμπιέσθηκε τό άριστερό τμῆμα τῆς εικόνας καί ἐπιμηκύνθηκε τό δεξιό.

‘Η παραμόρφωση καί στίς δύο περιπτώσεις ἀπομακρύνεται μέ τή βοήθεια τοῦ «ρυθμιστῆ όριζόντιας γραμμικότητας».

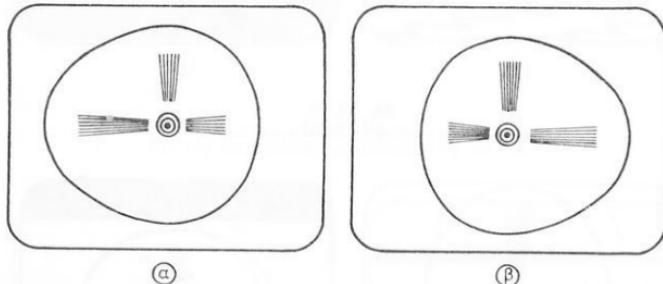

Σχ. 11.9γ.
Γιά τήν όριζόντια γραμμικότητα τῆς εικόνας.

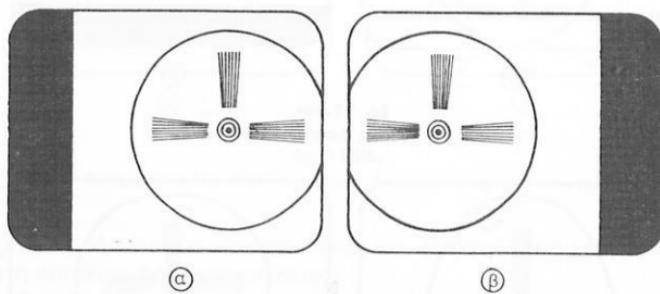

Σχ. 11.9δ.
Γιά τήν όριζόντια μετατόπιση τῆς εικόνας.


Στό σχήμα 11.9δ(α) ή εικόνα ἔναι μετατοπισμένη όριζοντίως πρός τά δεξιά καί στό σχήμα 11.9δ(β) πρός τά άριστερά. ‘Η εικόνα ἐπανέρχεται μέ τή βοήθεια τοῦ «ρυθμιστῆ όριζόντιας μετατοπίσεως» τῆς εικόνας.

Στό σχήμα 11.9ε(α) ή εικόνα ἔχει ἔξαφανισθεῖ. Αύτό γιατί ἡ συχνότητα τῶν γραμμῶν ἔναι πολύ μεγαλύτερη ἀπό τήν κανονική.

Στό σχήμα 11.9ε(β) ἔχομε όριζόντια ἀστάθεια τῆς εικόνας, πού ὀφείλεται σέ συχνότητα γραμμῶν μικρότερη ἀπό τήν κανονική.


‘Η εικόνα ἐπανέρχεται ἡ σταθεροποιεῖται μέ τή βοήθεια τοῦ «ρυθμιστῆ συχνότητας γραμμῶν».

Στό σχήμα 11.9σ(α) ἔχομε κατακόρυφη ἐπιμήκυνση τῆς εικόνας καί στό σχήμα 11.9σ(β) κατακόρυφη συμπίεση. Οι κανονικές διαστάσεις τῆς εικόνας ἀποκαθίστανται μέ τή βοήθεια τοῦ «ρυθμιστῆ κατακορύφων διαστάσεων».

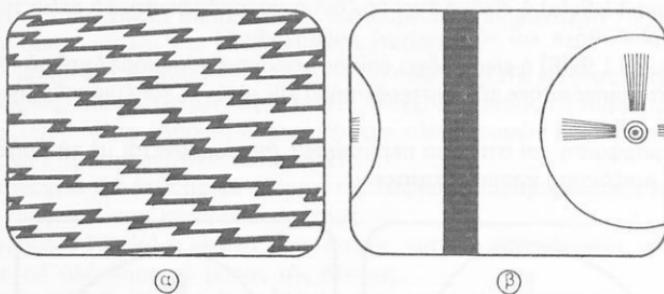


Σχ. 11.9ε.

Γιά τόν όριζόντιο άποσυγχρονισμό.

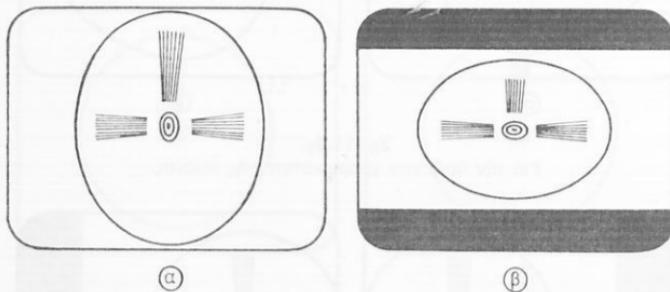

Σχ. 11.9στ.

Γιά τίς κατακόρυφες διαστάσεις τής είκόνας.

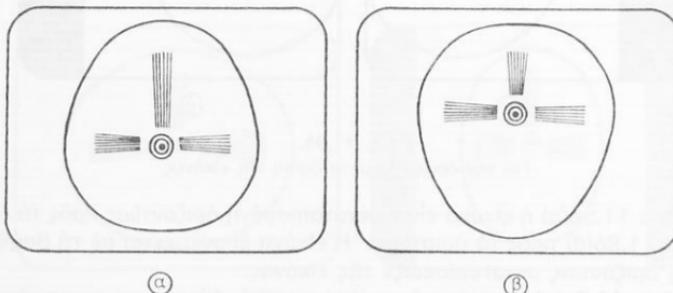


Σχ. 11.9ζ.

Γιά τήν κατακόρυφη γραμμικότητα τής είκόνας.


Στό σχῆμα 11.9ζ(α) ἔχομε ἐπιμήκυνση τοῦ ἐπάνω μέρους τής είκόνας και στό σχῆμα 11.9ζ(β) ἐπιμήκυνση τοῦ κάτω μέρους τῆς.

‘Η παραμόρφωση τής είκόνας ἀπομακρύνεται μέ στροφή τοῦ «ρυθμιστῆ κατακόρυφης γραμμικότητας».

Στό σχῆμα 11.9η(α) καί (β) ἡ είκόνα εἶναι μετατοπισμένη, ἀντίστοιχα πρός τά ἐ-

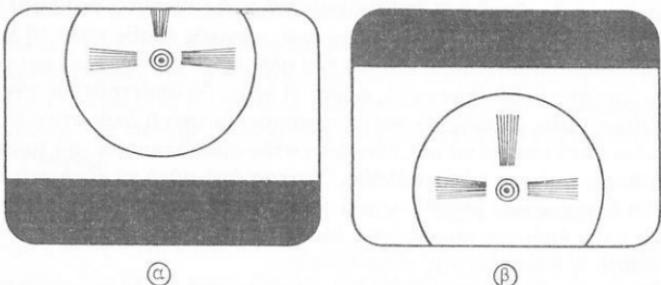

Σχ. 11.9η.
Γιά τήν κατακόρυφη μετατόπιση τής είκόνας.

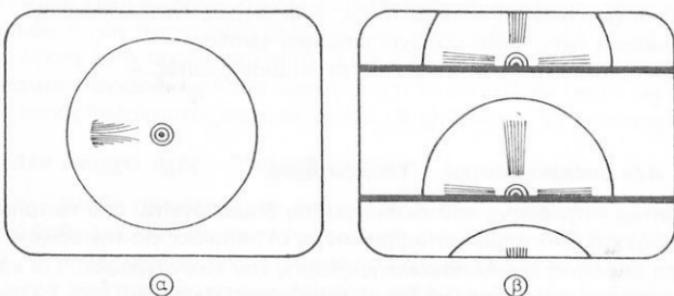

Σχ. 11.9θ.
Γιά τήν άσυμμετρία τής σαρώσεως καί τόν κατακόρυφο άποσυγχρονισμό.

πάνω καί πρός τά κάτω. Ή κανονική θέση της έξασφαλίζεται μέ τή βοήθεια τοῦ «ρυθμιστῆ κατακόρυφης μετατοπίσεως».

Στό σχῆμα 11.9θ(α) ύπάρχει άσυμμετρία στήν ένδιαμεσή σάρωση, πού φαίνεται άπό τή διαστρέβλωση τῶν γραμμῶν τής όριζόντιας δέσμης.

Τέλος, στό σχῆμα 11.9θ(β) ἡ είκόνα ἔχει κατακόρυφη άσταθεια καί κινεῖται πρός τά ἐπάνω ἢ πρός τά κάτω.

Ή συμμετρία τής σαρώσεως καί ἡ σταθερότητα τής είκόνας έξασφαλίζονται μέ τή βοήθεια τοῦ «ρυθμιστῆ τῆς συχνότητας πλαισίων».

11.10 Ἐντόπιση βλαβῶν στό δέκτη.

Ἐξετάσαμε ὡς τώρα τίς ἀνωμαλίες πού ἐμφανίζονται σέ ἕνα δέκτη τηλεοράσεως καί πού ὄφείλονται σέ ἀντικανονική θέση τῶν ρυθμιστῶν του. Οι ἵδιες ἀνωμαλίες καί πολλές ἄλλες, πού ὄδηγοῦν σέ κάποιο ὅπτικό ἢ ἀκουστικό ἀποτέλεσμα, μπορεῖ νά ὄφείλονται σέ βλάβη κάποιας βαθμίδας τοῦ δέκτη. Στήν περίπτωση αὐτή ἡ κανονική λειτουργία τοῦ δέκτη δέν ἀποκαθίσταται μέ ρυθμίσεις, ἀλλά μέ τήν ἐπισκευή του.

“Οπως εἶδαμε, ὁ δέκτης τηλεοράσεως ἔχει πολλές βαθμίδες καί πάρα πολλά ἐ-

ξαρτήματα. Γιά νά βροῦμε τή βλάβη ένός έξαρτήματος δέν είναι πολύ άπλο πράγμα καί χρειάζεται μεγάλη πείρα. "Οταν ομως ένας τεχνικός έμαθε καλά τή λειτουργία τών διαφόρων τμημάτων τοῦ δέκτη καί τήν άλληλένδεσή τους, μπορεῖ νά ξεκινήσει γιά τήν άναζητηση βλαβῶν χωρίς φόβο. "Η πείρα θά άποκτηθεῖ μέ τήν έργασία.

"Η άναζητηση μᾶς βλάβης ξεκινάει άπο κάποιο οπτικό ή άκουστικό σύμπτωμα. Τό σύμπτωμα αύτό μπορεῖ νά μᾶς άδηγησει στόν προσδιορισμό τοῦ τμήματος τοῦ δέκτη στό οποῖο ύπαρχει κάποια βλάβη. "Υστέρα άπο αυτή τή χονδρική έντοπιση, άκολουθεῖ ο ἔλεγχος τών βαθμίδων τοῦ τμήματος μέ κάποια μεθοδολογία πού θά άναπτυξομε στήν έπομενη παράγραφο. Μέ αυτό τόν ἔλεγχο θά έντοπισθεῖ τελικά ή βλάβη όποτε ή έπισκευή της είναι εύκολη.

Τά βασικά συμπτώματα πού άδηγοῦν στήν άπομόνωση ένός τμήματος τοῦ δέκτη πού έχει βλάβη είναι:

Δέν ύπαρχει ράστερ, άλλα ύπαρχει ἥχος.

'Υπάρχει ράστερ, άλλα δέν ύπαρχει είκόνα καί ἥχος.

Δέν ύπαρχει είκόνα η είναι άσταθής, ένω ο ἥχος είναι κανονικός.

Δέν ύπαρχει ἥχος, άλλα ύπαρχει κανονική είκόνα.

"Ἄς έξετάσομε λεπτομερέστερα τίς περιπτώσεις αύτές.

11.10.1 Δέν ύπαρχει ράστερ - 'Υπάρχει ἥχος.

Τό ράστερ στήν θόρη τοῦ είκονογράφου δημιουργεῖται άπο τό τμῆμα σαρώσεων τοῦ δέκτη. Στό τμῆμα αύτό βρίσκονται οι βαθμίδες γιά τήν όριζόντια καί κατακόρυφη άποκλισή τῆς ήλεκτρονικής δέσμης τοῦ είκονογράφου. Γιά νά ύπαρχει ράστερ δέν είναι άπαραίτητο νά έχομε ταυτόχρονα είκόνα καί ἥχο. Τό ράστερ δέν έχει καμά σχέση μέ τό οπτικό ή τό άκουστικό σῆμα. "Αν ομως ύπαρχει ταυτόχρονα ἥχος, είναι μιά ἔνδειξη λειτουργίας τοῦ τροφοδοτικοῦ τοῦ δέκτη. Τό τροφοδοτικό παρέχει τίς άπαραίτητες τάσεις γιά τή λειτουργία ὅλων τών τμημάτων τοῦ δέκτη. 'Επομένως, ὅταν έχομε ἥχο, ή ἔλλειψη τοῦ ράστερ δέν όφείλεται σέ βλάβη τοῦ τροφοδοτικοῦ, ένω ὅταν δέν έχομε ἥχο είναι άπαραίτητος ο ἔλεγχος τοῦ τροφοδοτικοῦ. "Η βλάβη λοιπόν όφείλεται στό τμῆμα σαρώσεων τοῦ δέκτη.

Οι βαθμίδες γιά τήν κατακόρυφη καί όριζόντια σάρωση δέν έχουν συνήθως καμιά σχέση μεταξύ τους. "Αν στήν θόρη, ἀντί γιά ράστερ έμφανίζεται μιά όριζόντια φωτεινή γραμμή η στενή λωρίδα, σημαίνει ότι η βλάβη όφείλεται στή βαθμίδες κατακόρυφης σαρώσεως. 'Αντίθετα, ἀν στήν θόρη έμφανισθεῖ μιά κατακόρυφη φωτεινή γραμμή, η βλάβη όφείλεται στά κυκλώματα πού έχουν σχέση μέ τήν όριζόντια σάρωση.

'Έδω πρέπει νά σημειώσομε ότι ο ἀνορθωτής τῆς ύπερυψηλῆς τάσεως πού τροφοδοτεῖ τόν είκονογράφο, λειτουργεῖ μέ τούς παλμούς έπιστροφῆς τών γραμμῶν. 'Επομένως, ὅταν δέν ύπαρχει ράστερ καί ο είκονογράφος δέν τροφοδοτεῖται μέ ύπερυψηλή τάση, η βλάβη πρέπει νά όφείλεται είτε στό τροφοδοτικό ύπερυψηλῆς τάσεως είτε στίς βαθμίδες όριζόντιας σαρώσεως.

Τέλος, η ἔλλειψη τοῦ ράστερ μπορεῖ άκόμη νά όφείλεται σέ βλάβη:

— Τοῦ είκονογράφου.

— Τοῦ ρυθμιστή φωτεινότητας καί

— Τοῦ ένισχυτή είκόνας.

11.10.2 Υπάρχει ράστερ - Δέν ύπάρχει εικόνα και ήχος.

Μέ άπουσία εικόνας και ήχου, ή βλάβη, πρέπει νά όφείλεται στίς βαθμίδες τοῦ δέκτη πού είναι κοινές γιά τά δύο σήματα. Αύτές είναι οι βαθμίδες τοῦ συντονιστῆ, οι βαθμίδες τοῦ ένισχυτῆ ένδιαμεσης συχνότητας, ή φωρατής εικόνας και, μερικές φορές, ή ένισχυτής εικόνας (ὅταν ο διαχωρισμός τοῦ ήχου γίνεται στήν έξοδο τοῦ ένισχυτῆ εικόνας).

11.10.3 Δέν ύπάρχει εικόνα ή είναι άσταθής - Ήχος κανονικός.

Έφόσον ο ήχος είναι κανονικός, οι βαθμίδες τοῦ δέκτη ώς τό σημείο διαχωρισμοῦ τοῦ ήχου δέν έχουν καμιά βλάβη. Η έλλειψη εικόνας πρέπει νά όφείλεται σέ βλάβη τῶν βαθμίδων, πού παρεμβάλλονται μεταξύ τοῦ σημείου διαχωρισμοῦ τοῦ ήχου από τό σήμα εικόνας και τοῦ είκονογράφου, δηλαδή σέ βλάβη τοῦ ένισχυτῆ εικόνας.

Άν ή εικόνα είναι άσταθής και δέν άποκαθίσταται μέ ρύθμιση τῆς συχνότητας τῶν γραμμῶν ή τῶν πλαισίων, ή βλάβη πρέπει νά όφείλεται στό τμῆμα συγχρονισμοῦ τοῦ δέκτη. Στήν περίπτωση αὐτή τό σήμα εικόνας φθάνει στόν είκονογράφο, άλλα οι παλμοί συγχρονισμοῦ δέν περνοῦν από τό άντιστοιχο τμῆμα γιά νά έφαρμοσθοῦν στούς ταλαντωτές σαρώσεως και νά ρυθμίσουν τή λειτουργία τους.

11.10.4 Δέν ύπάρχει ήχος - Υπάρχει εικόνα.

Έφόσον η βλάβη χαρακτηρίζεται από ύπαρξη εικόνας, μποροῦμε νά ύποθέσομε ότι ολες οι βαθμίδες, πού είναι κοινές γιά τά σήματα εικόνας και ήχου, έργαζονται κανονικά. Η βλάβη πρέπει νά όφείλεται στό τμῆμα ήχου τοῦ δέκτη.

Άν ομως η ποιότητα τῆς εικόνας δέν είναι καλή, π.χ. έχει μικρή σαφήνεια, ή έλλειψη ήχου μπορεῖ νά όφείλεται σέ βλάβη τῶν κοινῶν βαθμίδων γιά τά σήματα εικόνας και ήχου. Ένας π.χ. άποσυντονισμός τῶν βαθμίδων τοῦ ένισχυτῆ ένδιαμεσης συχνότητας μπορεῖ νά υποβιβάσει τή στάθμη τῆς ένδιαμεσης συχνότητας ήχου τόσο, ώστε η συμβολή της μέ τήν ένδιαμεση συχνότητα εικόνας νά μή δίνει στήν έξοδο τοῦ φωρατή εικόνας τήν ύπενδιαμεση συχνότητα ήχου τῶν 5,5 MHz.

11.11 Έλεγχος τῶν βαθμίδων τοῦ δέκτη.

Ύστερα από τήν έντοπιση τοῦ τμήματος τοῦ δέκτη, στό όποιο όφείλεται η βλάβη, πρέπει νά άναζητηθοῦν τά αϊτια τῆς βλάβης. Τά αϊτια αύτά βρίσκονται σέ μία ή περισσότερες βαθμίδες ένός τμήματος τοῦ δέκτη και ο προσδιορισμός τους γίνεται μέ τόν έλεγχο τῶν βαθμίδων και μέ τήν άκολουθη σειρά:

- Έπιθεωρεῖται τό τμῆμα και οι καλωδιώσεις του.
- Έλεγχονται οι λυχνίες και τά τρανζίστορ και
- Μετρώνται οι συνεχεῖς τροφοδοτικές τάσεις.

Μία προσεκτική έπιθεώρηση τοῦ έσωτερικοῦ τοῦ δέκτη μπορεῖ νά έξασφαλίσει τήν έντοπιση κάποιας «χονδροκομένης» βλάβης, πού φαίνεται μέ τό μάτι ή γίνεται άντιληπτή μέ τό χέρι. Άν ο δέκτης τροφοδοτεῖται, μποροῦμε νά διαπιστώσουμε τήν έμφανιση καπνοῦ σέ κάποιο έξαρτημα, τήν ύπερβολική Θέρμανση τῶν μετασχηματιστῶν, τῶν τσόκι και τῶν άντιστάσεων. Στήν περίπτωση πού ο έλεγχος αὐτός δέν άποδίδει, διακόπτομε τήν τροφοδότηση τοῦ δέκτη και έλεγχομε μέ προσοχή τή συνδεσμολογία τοῦ τμήματος. Μ' ένα κατασβίδι μετακινούμε τά διάφορα έξαρτη-

ματα και τα καλωδια συνδεσμολογιας για να διαπιστωσομε αν τα ακρα τους ειναι καλα κολλημένα στις θέσεις τους. Τα έξαρτηματα και τα καλωδια δεν πρέπει να έχουν σκόνες και άκαθαρσίες, οι όποιες έλαπτωνουν τη μεταξύ τους μόνωση.

Σήμερα οι δέκτες τηλεοράσεως διαθέτουν τυπωμένη καλωδίωση. Στα τυπωμένα κυκλώματα παρουσιάζονται βλάβες, πού έπισης φαίνονται με το μάτι, όπως το κάψιμο του πλαστικού, ή διακοπή ή ή αποκόλληση των τυπωμένων γραμμών, τα βραχυκυκλώματα μεταξύ των γραμμών από άκαθαρσίες κτλ. Τα τυπωμένα κυκλώματα καταστρέφονται από διέλευση ύπερβολικών ρευμάτων έξαιτίας βραχυκυκλωμάτων.

"Ας δοῦμε τώρα πώς γίνεται ότι έλεγχος των ήλεκτρονικών λυχνιών και των τρανζίστορ.

Μιά λυχνία μπορεί να παρουσιάζει διακοπή τού νήματος, έλαπτωση ή τέλεια έλειψη θερμιονικής έκπομπής της καθόδου, βραχυκυκλώματα μεταξύ των ήλεκτρονιών της και τέλος διακοπή ή κακή έπαφή των άκρων των ήλεκτροδίων.

Οι πρακτικοί τρόποι έλέγχου των λυχνιών είναι ή έσωτερική έπιθεώρηση, ή άντικατάσταση και ή άντιμετάθεση. Ή διακοπή τού νήματος και μερικά έσωτερικά βραχυκυκλώματα φαίνονται με το μάτι. "Αν η έπιθεώρηση αύτή δέν έχει άποτελέσμα, άντικατιστούμε τη λυχνία με μιά καινούργια ή με κάποια άλλη όμοια, από ένα άλλο τημήμα του δέκτη (άντιμετάθεση). Ή άντιμετάθεση δημιουργεί μιάν άλλη βλάβη και έτσι άπομονώνεται ή έλαπτωματική.

Τά τρανζίστορ παρουσιάζουν διακοπές, έσωτερικά βραχυκυκλώματα και μεγάλες άντιστάσεις κατά τίς όρθες φορές μεταξύ των έπαφών τους (ήλεκτροδίων) ή μικρές κατά τίς άναστροφές. Πρακτικός τρόπος έλέγχου ένός τρανζίστορ είναι ή άντικατάστασή του με καινούργιο. Τά τρανζίστορ δέν τοποθετούνται σέ βάσεις και έπομένως ή άντιμετάθεση δέν είναι εύκολη.

'Ο συστηματικός έλεγχος μιᾶς βαθμίδας άρχιζει με τή μέτρηση των τάσεων στά διάφορα ήλεκτρόδια των λυχνιών και τών τρανζίστορ. Έκτος άπό ειδικές περιπτώσεις (άποσυντονισμός κυκλωμάτων, διακοπή πυκνωτών κλπ.), ή μέτρηση των τάσεων είναι άρκετη για να δώσει ζλες τίς άπαραίτητες πληροφορίες για τή λειτουργία τής βαθμίδας.

Οι τιμές των τάσεων στά διάφορα ήλεκτρόδια των λυχνιών και τών τρανζίστορ περιέχονται σέ ειδικά έγχειριδια ύπηρετήσεως των δεκτῶν τηλεοράσεως. Στά έγχειριδια αύτά παρέχονται: τό χονδρικό διάγραμμα τού δέκτη, τό πλήρες κύκλωμά του, ή έπάνω και ή κάτω ζψη τού σασσί του, οι τιμές των τάσεων λειτουργίας, οι συχνότητες συντονισμού των διαφόρων κυκλωμάτων και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τήν κανονική λειτουργία τού δέκτη. "Έτσι, μετράμε τίς τάσεις στά ήλεκτρόδια των λυχνιών και τών τρανζίστορ και τίς συγκρίνομε με έκεινες πού παρέχει ή κατασκευαστής τού δέκτη. Ή ύπερβολική άποκλιση άπό τίς κανονικές τιμές ($\pm 20\%$) θά μᾶς δύνησε σέ συμπεράσματα για τήν έντοπιση τής βλάβης κάποιας βαθμίδας.

11.12 Έλεγχος των έξαρτημάτων μιᾶς βαθμίδας.

'Ο έλεγχος των έξαρτημάτων (πυκνωτών, άντιστάσεων, πηνίων), πού συνθέτουν μιᾶς βαθμίδα, γίνεται με ώμόμετρο ή με κατάλληλες μετρητικές γέφυρες. Για νά γίνει ή έλεγχος με ώμόμετρο είναι άπαραίτητο νά άποσυνδεθεί ή δέκτης άπό τό δίκτυο τροφοδοτήσεως.

Οι συνηθέστερες βλάβες τῶν πυκνωτῶν εἶναι: τό βραχυκύκλωμα, ἡ ἀπώλεια χωρητικότητας, ἡ διακοπή τῶν ἀκροδεκτῶν καὶ ἡ ἐλάττωση τῆς ἀντιστάσεως μονώσεως (διαρροή). Οι τρόποι ἐλέγχου τῶν πυκνωτῶν ἔξαρτωνται ἀπό τό εἶδος καὶ τή χωρητικότητά τους.

Ο ἐλέγχος τῶν βραχυκυλωμάτων καί τῶν διαρροῶν τῶν ἡλεκτρολυτικῶν πυκνωτῶν γίνεται μέ ώμόμετρο πού τοποθετεῖται στήν κλίμακα τῶν μεγαλυτέρων ἀντιστάσεων. Τό ἔνα ἄκρο τοῦ ἐλεγχομένου πυκνωτῆ ἀποσυνδέεται ἀπό τό κύκλωμα, γιατί δέν πρέπει νά παραλληλίζεται ἀπό ἄλλο ἔξαρτημα. "Αν ὁ πυκνωτής εἶναι καλός, ἡ βελόνη τοῦ ὡμομέτρου ἀποκλίνει πρός τήν ἔνδειξη «μηδέν» καί στή συνέχεια ἐπιστρέφει πρός τίς μεγαλύτερες ἔνδειξεις γιά νά δείξει κάποια τιμή ἀντιστάσεως. "Αν ἡ τιμή αὐτή εἶναι μικρή, ὁ πυκνωτής ἔχει διαρροή. "Αν κατά τή σύνδεση τοῦ ὡμομέτρου, δέ σημειωθεῖ ἀπόκλιση τῆς βελόνης του πρός τήν ἔνδειξη «μηδέν», ὁ πυκνωτής ἔχασε τή χωρητικότητά του ἡ ἔχει διακοπή ἀκροδεκτῶν.

Τέλος, ἡ μεγάλη διαρροή τοῦ ἡλεκτρολυτικοῦ πυκνωτῆ προκαλεῖ τή Θέρμανση τοῦ δοχείου του καί ὁ ἐλέγχος γίνεται μέ τό χέρι.

Τά βραχυκυλώματα τῶν πυκνωτῶν συζεύξεως καί ἀποζεύξεως ἐλέγχονται εὕκολα μέ τό ὡμόμετρο. Γιά τήν ἀπώλεια χωρητικότητας πρέπει νά χρηματοποιηθεῖ γέφυρα μετρήσεως πυκνωτῶν. Ἡ ἀντίσταση μονώσεως ἐνός καλοῦ πυκνωτῆ δέν πρέπει νά εἶναι μικρότερη ἀπό 100 ΜΩ.

Οι ἀντιστάσεις καίγονται συνήθως ἀπό διέλευση ύπερβολικοῦ ρεύματος. Ἀκόμη, παρουσιάζουν διακοπές τῶν ἀκροδεκτῶν τους ἡ μεγαλώνει ἡ τιμή τους. Ὁ ἐλεγχος γίνεται μέ ώμόμετρο.

Τά πηνία, οι μετασχηματιστές καί τά τοσόκ παθαίνουν ἐπίσης βλάβες, ὥπως οι διακοπές, τά βραχυκυλώματα μεταξύ τῶν σπειρῶν ἡ μεταξύ τῶν τυλιγμάτων καί τά βραχυκυλώματα μεταξύ τῶν τυλιγμάτων καί τοῦ πυρήνα ἡ τοῦ σασσί. Ὁ ἐλεγχος γίνεται καί ἐδῶ μέ ώμόμετρο, ἐκτός ἀπό τήν περίπτωση βραχυκυλωμάτων μεταξύ σπειρῶν σέ μικρό τμῆμα τοῦ τυλιγματος, ἐπειδή ἡ μεταβολή τῆς ἀντιστάσεως του εἶναι μικρή καί δέν τή δείχνει εὔκολα τό ὡμόμετρο. Στίς περιπτώσεις αύτές ὁ ἐλεγχος γίνεται μέ τήν ἀντικατάσταση τοῦ ὑποπου πηνίου.

Πρίν κλείσομε τό κεφάλαιο, θά πούμε δυό λόγια καί γιά τίς διόδους ἀπό ἡμιαγωγούς (κρυσταλλοδιόδους).

Μιά τέτοια δίοδος μπορεῖ νά παρουσιάσει διακοπή, βραχυκύκλωμα καί μεγάλη ἀντίσταση κατά τήν ὄρθη φορά ἡ μικρή κατά τήν ἀνάστροφη. Ὁ ἐλεγχος γίνεται μέ ώμομέτρηση τῆς ἀντιστάσεως ὄρθης καί ἀνάστροφης φορᾶς.

Σέ διόδους ἀνορθώσεως ὁ λόγος τῶν ἀντιστάσεων «ἀνάστροφης πρός ὄρθη φορά» δέν πρέπει νά εἶναι μικρότερος ἀπό 10. Ὁ λόγος αὐτός δέν πρέπει νά εἶναι μικρότερος ἀπό 100 γιά τίς διόδους φωράσεως. Τέλος, οι διόδοι πού ἐργάζονται σέ κάθε κλάδο ἐνός διευκρινιστῆ, πρέπει νά παρουσιάζουν ἐκτός ἀπό τό μεγάλο λόγο ἀντιστάσεων καί συμμετρία τῶν χαρακτηριστικῶν τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

12.1 Έκλογή της κεραίας τηλεοράσεως.

Η κεραία ένός δέκτη τηλεοράσεως είναι πολυπλοκότερη από τήν κεραία ένός ραδιοφωνικού δέκτη καί οι άπαιτήσεις από αύτήν περισσότερες. Μιά κεραία τηλεοράσεως πρέπει νά έξασφαλίζει άρκετά ισχυρό σήμα στήν είσοδο του δέκτη, νά έχει τήν άπαιτούμενη ζώνη διελεύσεως καί άκομη τίς άπαριτητες κατευθυντικές ίκανότητες.

Άκομη περισσότερες είναι οι άπαιτήσεις από μιά κεραία πού προορίζεται γιά τή λήψη μακρινών τηλεοπτικών σταθμών. Ή ένταση του πεδίου πού δημιουργεῖται στό σημείο λήψεως από ένα μακρινό σταθμό είναι πολύ μικρή καί μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τή στάθμη θορύβων του δέκτη. "Έτσι γιά τήν αύξηση του λόγου «σημα/θόρυβος» χρησιμοποιούνται ειδικές κεραίες μέ μεγάλη άπολαβή.

Η έκλογή της κεραίας έξαρταται από τό κανάλι (ή τά κανάλια) στό όποιο πρόκειται νά λειτουργήσει δέκτης, από τήν απόσταση του πομπού καί τήν ισχύ του, από τό άναγλυφο του τόπου, από τήν κατασκευή τών κτιρίων καί τίς μεταλλικές κατασκευές πού βρίσκονται κοντά στή θέση λήψεως καί άκομη από τόν όροφο στόν όποιο πρόκειται νά έγκατασταθεῖ δέκτης.

Γιά τά κανάλια τών περιοχῶν I καί III (VHF) καί γιά αποστάσεις από τόν πομπό μικρότερες τών 10 km μπορούν νά χρησιμοποιηθούν κεραίες δωματίου μέ ρυθμιζόμενο μηκος.

Γιά τά κανάλια τής περιοχῆς III, καί γιά αποστάσεις από 10 - 40 km πρέπει νά χρησιμοποιηθεῖ έξωτερική κεραία ή όποια μπορεῖ νά άποτελεῖται από ένα άπλο ή άναδιπλωμένο δίπολο.

Σέ αποστάσεις 40 - 100 km, άλλα καί σέ μικρότερες όταν οι συνθήκες λήψεως δέν είναι εύνοϊκές (ϋπαρξη ύψηλών κτιρίων, πηγών θορύβων κλπ.), χρησιμοποιούνται κατευθυνόμενες κεραίες μέ τρία ή περισσότερα στοιχεῖα.


Ίδιαίτερη κατασκευή άπαιτείται γιά μιά κεραία πού πρόκειται νά λειτουργήσει σέ άκομη μεγαλύτερη απόσταση. "Έτσι γιά τή λήψη ένός άσθενούς σήματος σέ απόσταση 100 - 200 km μέ τροποσφαιρική διάδοση, ή κεραία πρέπει νά έχει οξύ διάγραμμα κατευθυντικότητας, άκριβή προσανατολισμό, μεγάλο ύψος από τήν έπιφάνεια τής γης καί μεγάλη άπολαβή.

Τέλος, γιά αποστάσεις μεγαλύτερες από 500 km (μέχρι καί 2.500 km), μέ διάδοση μέσω τής ιονόσφαιρας (γιά τά κανάλια τής περιοχῆς I), χρησιμοποιούνται

στρεφόμενες κεραίες μέ πολύ μεγάλη άπολαβή. Έδω τό ύψος της κεραίας πάνω από την έπιφάνεια της γῆς και σέ μερικές περιπτώσεις ή μεγάλη κατευθυντικότητα δέν έχουν σημασία, όμως θά πρέπει νά έξασφαλισθεῖ οπτική έπαφή μεταξύ της κεραίας και της γραμμής τοῦ δρίζοντα.

12.2 Δίπολος κεραία.

Τό συμμετρικό δίπολο είναι ή πιό άπλη και άρκετά διαδεδομένη κεραία τηλεοράσεως. Χρησιμοποιεῖται πλατιά για τή λήψη τοπικῶν πομπῶν τηλεοράσεως, σέ όλα τά κανάλια και σέ άκτινα μέχρι 10 - 20 km μέ κατάλληλες συνθήκες λήψεως (άπουσία υψηλῶν κτιρίων πού μποροῦν νά προκαλέσουν άνακλαση τῶν κυμάτων, άπουσία θορύβων άπο αύτοκίνητα, ήλεκτρικές ιατρικές συσκευές κλπ.). Αποτελεῖται άπο δύο ίσους και μονωμένους μεταξύ τους μεταλλικούς σωλήνες (συνήθως άπο άλουμινιο), πού βρίσκονται στόν ίδιο ξενονα (σχ. 12.2α).

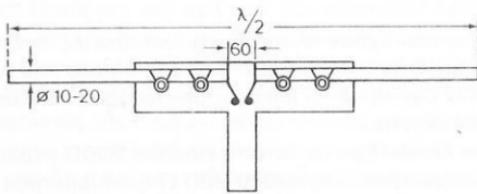


Σχ. 12.2α.
Τό άπλο δίπολο.


Η διάμετρος τοῦ σωλήνα κυμαίνεται άπο 10 - 20 mm, ή άπόσταση μεταξύ τῶν σωλήνων είναι συνήθως 40 - 60 mm και τό όλο μήκος τοῦ δίπολου ίσουται μέ λ/2 ή άκριβέστερα μέ 0,95 λ/2.

Υπενθυμίζομε ότι ή άντισταση είσόδου ένός συντονισμένου διπόλου είναι 73,3 Ω. Γι' αύτό στήν περίπτωση πού χρησιμοποιούμε ως γραμμή μεταφοράς όμοαξονικό καλώδιο μέ χαρακτηριστική άντισταση 75 Ω, δέν πάρονται κανένα ειδικό μέτρο γιά τήν προσαρμογή καλωδίου και κεραίας, έπειδή οι άντιστάσεις τους διαφέρουν έλαχιστα μεταξύ τους. "Ομως τό δίπολο είναι συμμετρική διάταξη και τό όμοαξονικό καλώδιο άσύμμετρη. Ή άμεση σύνδεση άσύμμετρου καλωδίου σέ συμμετρική κεραία προκαλεῖ παραμόρφωση τοῦ διαγράμματος κατευθυντικότητας και αύξηση τῶν θορύβων στήν είσοδο τοῦ δέκτη. Ή συμμετρία έπιτυγχάνεται μέ τή βοήθεια μετασχηματιστή. Η κεραία τοποθετεῖται στή στέγη τοῦ κτιρίου και προσανατολίζεται έτσι, ώστε ο ξενονάς της νά είναι κάθετος πρός τήν κατεύθυνση τοῦ πομπού.

Σέ άκτινα μικρότερη άπο 10 km άπο τόν πομπό χρησιμοποιούνται κεραίες δωματίου. Η πιό κατάλληλη άπο αύτές είναι ή έπιτραπέζια κεραία (σχ. 12.2β). Τά δύο τμήματα τοῦ διπόλου στερεώνονται σέ μιά μονωτική βάση κατασκευασμένη έτσι, ώστε τά τμήματα αύτά νά μποροῦν νά σχηματίζουν διάφορες γωνίες μεταξύ τους. Τό μήκος τῶν τμημάτων είναι ρυθμιζόμενο και ή κεραία μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ σέ όλα τά τηλεοπτικά κανάλια. Γιά τήν καλύτερη λήψη μέ μιά τέτοια κεραία, ρυθμίζεται η γωνία μεταξύ τῶν δύο τμημάτων και περιστρέφεται ή βάση, ώστε νά πάρομε στήν δύο θόνη τοῦ δέκτη είκόνα μέ τή μεγαλύτερη σαφήνεια. Μιά έπιτραπέζια κεραία μπορεῖ νά κατασκευασθεῖ εύκολα μέ δύο κεραίες αύτοκινήτων.

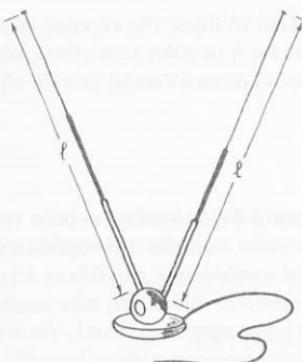

Σχ. 12.2β.
Έπιτραπέζια κεραία.

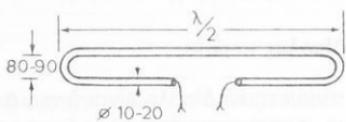

Σχ. 12.2γ.
Τό άναδιπλωμένο δίπολο.

Στίς άπλετες κεραίες πού έχουν πλατιά ζώνη διελεύσεως, άνήκει καί τό «άναδιπλωμένο δίπολο» (σχ. 12.2γ). Άποτελεῖται από δύο δίπολα πού βρίσκονται παράλληλα καί σέ μικρή (σέ σχέση μέ τό μήκος κύματος) απόσταση μεταξύ τους. Τά ακρα τῶν διπόλων ένώνονται.

Τό άναδιπλωμένο δίπολο έχει αντίσταση είσόδου 290Ω περίπου καί συνδέεται μέ τό δέκτη μέσω συμμετρικού καλωδίου 300Ω ή άσύμμετρου όμοαξονικού καλωδίου 75Ω . Στή δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούμε μετασχηματιστή γιά τήν προσαρμογή κεραίας καί γραμμῆς.

12.3 Κεραίες Yagi.


Μιά κεραία γιά μακρινή λήψη πρέπει, έκτος από τή μεγάλη άπολαβή καί τήν καλή κατεύθυντικότητα νά έχει καί άρκετά άπλη κατασκευή. Τέτοιες ιδιότητες έχουν οι κεραίες Yagi πού πήραν πλατιά διάδοση στήν τηλεόραση.

Οι κεραίες αυτές αποτελούνται από ένα ή μερικά άπλα παθητικά δίπολα πού βρίσκονται κοντά στό ένεργο δίπολο (δηλ. στό δίπολο πού τροφοδοτεῖ μέ ένέργεια τή γραμμή). "Ολα τά στοιχεῖα (ένεργο καί παθητικά δίπολα) είναι τοποθετημένα σ' ένα έπιπεδο καί παράλληλα μεταξύ τους. Τά στοιχεῖα είναι κατασκευασμένα από σωλήνες άλουμινιού μέ διάμετρο $10 - 20$ mm καί στερεωμένα σέ κοινό σωλήνα, έπισης από άλουμινιο, μέ μεγαλύτερη διάμετρο γιά λόγους άντοχης.

Η ζώνη διελεύσεως μᾶς τέτοιας κεραίας μπορεῖ νά αύξηθει ἄν χρησιμοποιηθεῖ, ως ένεργο στοιχεῖο, άναδιπλωμένο δίπολο. Τόσο τά παθητικά στοιχεῖα, δο καί τό άναδιπλωμένο δίπολο μποροῦν νά στερεωθοῦν στόν κοινό σωλήνα χωρίς μόνωση, έπειδή στό μέσο τῶν διπόλων έχουμε μηδενικό δυναμικό (κόμβος τάσεως) καί έπομένως ή προσγείωση τοῦ σημείου αύτοῦ (τοῦ μέσου) ή ή σύνδεσή του στόν κοινό σωλήνα δέν καταστρέφει τήν συμμετρία τῶν διπόλων καί δέν έπιδρα στά χαρακτηριστικά τῆς κεραίας.

Η διάταξη τῶν στοιχείων τῆς κεραίας Yagi φαίνεται στό σχῆμα 12.3.

Τά παθητικά στοιχεῖα πού βρίσκονται μπροστά από τό δίπολο (κατά τήν κατεύθυνση τοῦ πομποῦ) όνομάζονται «κατεύθυντήρες» καί έκείνα πού βρίσκονται πίσω από αύτό «άνακλαστήρες». Τά μήκη τῶν στοιχείων είναι διαφορετικά. Έπισης, δια-

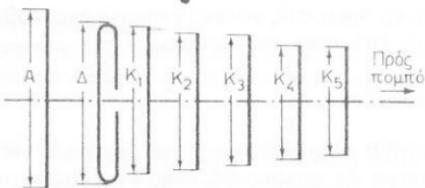

Σχ. 12.3.
Διάταξη τῶν στοιχείων τῆς κεραίας Yagi.

φορετικές εἶναι καὶ οἱ ἀποστάσεις μεταξύ τους. Ἀπό τὰ μήκη καὶ τίς ἀποστάσεις καθορίζονται οἱ παράμετροι τῆς κεραίας, δηλαδὴ ἡ ἀντίσταση εἰσόδου, ἡ ἀπολαβή καὶ ἡ κατευθυντικότητα. Ὁ ἀριθμός τῶν στοιχείων τῆς κεραίας ἐπιδρᾶ ἐπίσης στίς παραμέτρους της. Ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν στοιχείων προκαλεῖ αὔξηση τῆς ἀπολαβῆς καὶ ἐλάπτωση τῆς ἀντιστάσεως εἰσόδου τῆς κεραίας. Ἐπίσης τὸ διάγραμμα κατευθυντικότητας γίνεται ὀξύτερο καὶ ἐλαττώνεται ἡ ζώνη τῶν διερχομένων συχνοτήτων (ζώνη διελεύσεως). Ἡ ἐλάπτωση τῆς ζώνης διελεύσεως προκαλεῖ ἐλάπτωση τῆς σαφήνειας τῆς λαμβανόμενης εἰκόνας καὶ ἔξασθένηση τοῦ σήματος φωνῆς. Γι' αὐτό κατά τὴν ἐκλογὴν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν στοιχείων τῆς κεραίας πρέπει νά ἔχομε ὑπόψη μας ὅτι ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ πάνω ἀπό ὄρισμένο ὄριο δέν εἶναι σκόπιμη. Ἡ πράξη ἀπέδειξε ὅτι γιά τὰ τρία πρῶτα τηλεοπτικά κανάλια (45 - 70 MHz) μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε κεραία τῆς ὁποίας τὰ στοιχεῖα δέν εἶναι περισσότερα ἀπό 5 - 6. Μὲ τὸν ἀριθμό αὐτὸν στοιχείων, ἡ ζώνη διευλεύσεως τῆς κεραίας διατηρεῖται στά 3 - 4 MHz καὶ ἡ σαφήνεια τῆς εἰκόνας ἐλαττώνεται ἀσήμαντα. Γιά τὰ ὑπόλοιπα κανάλια (5 - 11) μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε κεραίες μέ μεγαλύτερο ἀριθμό στοιχείων.

12.4 Συστήματα κατανομῆς.

"Ενα σύστημα κατανομῆς προορίζεται γιά τὴν τροφοδότηση πολλῶν δεκτῶν τηλεοράσεως, ἡ καὶ ραδιοφωνικῶν, ἀπό μιὰ κεντρική κεραία. Τὸ σύστημα αὐτό πρέπει νά ἔξασφαλίζει προσαρμογὴ μεταξύ κεραίας καὶ δὲλων τῶν δεκτῶν, νά δημιουργεῖ μικρή, κατά τὸ δυνατό ἀπόσβεση καὶ νά μήν ἐπιτρέπει ἀλληλεπιδράσεις μεταξύ τῶν δεκτῶν. "Ενα σύστημα κατανομῆς περιλαμβάνει συνήθως τὰ κιβώτια διανομῆς (κεντρικά καὶ τοπικά) μὲ τὰ κατάλληλα δικτυώματα προσαρμογῆς, τίς γραμμές μεταφορᾶς ἐνέργειας καὶ τίς διάφορες ὑποδοχές. Μεταξύ κεραίας καὶ συστήματος κατανομῆς παρεμβάλλεται συνήθως καὶ ἔνας ἐνισχυτής γιά νά ἐνισχύσει τὸ εἰσερχόμενο σήμα. Μιά ἐνίσχυση εἶναι, τίς περισσότερες φορές, ἀναγκαία, ἀφοῦ ἡ ισχύς τῆς κεραίας διαιρεῖται διά τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δεκτῶν καὶ ἀκόμη ἐπειδή δημιουργεῖται πρόσθετη ἀπόσβεση ἀπό τὴν δῆλη ἐγκατάσταση.

"Ενα σύστημα κατανομῆς μπορεῖ νά εἶναι ἀπλό ἡ σύνθετο, ὀσύμμετρο ἡ συμμετρικό καὶ ἡ ἐκλογὴ του ἔξαρτᾶται ἀπό τὸν τύπο τῆς κεντρικῆς κεραίας (κεραία ἐνός ἡ περισσότερων τηλεοπτικῶν καναλιῶν ἡ καὶ ραδιοφωνικῶν προγραμμάτων), ἀπό τὸν ἀριθμό τῶν δεκτῶν καὶ τὸ εἶδος τους (ώς πρός τὴν ἀντίσταση εἰσόδου) καὶ ἀκόμη ἀπό τὴν ἀρχιτεκτονική τῆς οἰκοδομῆς (κατανομή δωματίων στούς διάφορους ὄροφους κλπ.). Οἱ ἀσχολούμενοι μέ τέτοια συστήματα ἔχουν τίς δικές τους ιδέες

ώς πρός τίς λεπτομέρειες, δημαρχία στίς γενικές γραμμές άκολουθεῖται ή μεθοδολογία πού άναπτύσσεται στίς έπομενες παραγράφους.

12.5 Κεντρικές έγκαταστάσεις.

Στήν παράγραφο αύτή θ' άσχοληθούμε μέ μιά κεντρική έγκαταστάση, άλλα πρίν προχωρήσουμε στό δίκτυο ώς σύνολο θά έπιμεινόμε σέ μερικές λεπτομέρειες.

Στήν πρώτη θέση θά τοποθετήσουμε τό θέμα τών καλωδίων κατανομῆς. Γενικά, τά καλώδια σέ νέα κτίρια, πολυκατοικίες, ξενοδοχεῖα κλπ. καλύπτονται όπως άκριβώς καί τά καλώδια τών ηλεκτρικών έγκαταστάσεων (συνήθως χρησιμοποιούνται όμοαξονικά καλώδια σέ σωλήνες μπέρκμαν ή καί πλαστικούς). Αύτό προϋποθέτει τά άκόλουθα:

1) Αύτοψία γιά τόν προσδιορισμό τής θέσεως στήν όποια θά τοποθετηθεῖ ή κεραία. Άπο τή θέση αύτή έκκινούν τά καλώδια κατανομῆς.

2) Σχέδιο τής οίκοδομῆς στό όποιο θά φαίνονται τά δωμάτια πού πρόκειται νά τοποθετηθοῦν οι δέκτες.

Γιά τήν έκλογή τής θέσεως τής κεραίας πρέπει νά έχομε ύπ' όψη μας ότι αύτή δέν τοποθετεῖται στήν πλευρά πού ύπάρχουν γειτονικά ύψηλότερα κτίρια πρός τήν κατεύθυνση τοῦ πομποῦ, ούτε πρός τήν πλευρά πού ύπάρχει δρόμος άπό τόν όποιο κυκλοφορούν πολλά όχηματα. Έπίσης δέν τοποθετεῖται πλησίον σιδερένιων κατασκευῶν ή ήλεκτροφόρων άγωγῶν.

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω πρέπει νά κατασκευασθεῖ ένα σχέδιο δικτύου στό όποιο θά φαίνονται οι θέσεις τής κεραίας, τών ένισχυτών, τών καλωδίων, τών κιβωτίων κατανομῆς, τών ύποδοχών λήψεως (πριζών) κλπ.

"Άλλοι παράγοντες πού πρέπει νά ληφθοῦν ύπόψη είναι οι άκόλουθοι:

α) Τό έλαχιστο σήμα πού άπαιτεῖται γιά τούς πιό άπομακρυσμένους δέκτες άπό τήν κεραία. Αύτό είναι συνήθως 500 μV.

β) Ο μέγιστος άριθμός δεκτῶν πού θά τροφοδοτοῦνται άπό τό σύστημα.

γ) Η τάση τής κεραίας.

δ) Η δλη άποσβεση τοῦ συστήματος.

Γιά τόν ύπολογισμό τής δλικῆς άποσβέσεως πρέπει νά γνωρίζομε:

1) Τήν άνά μονάδα μήκους άποσβεση τοῦ καλωδίου. Αύτή, γιά καλώδιο διπολικού (συμμετρικού) άντιστάσεως 75Ω , 150Ω , 240Ω καί 300Ω καί γιά μήκος $10 m$, είναι:

0,4 db στά 50 MHz

0,75 db στά 200 MHz

1,44 db στά 500 MHz

Γιά άμοαξονικό καλώδιο τών 75Ω καί άνά $10 m$ έχομε:

0,62 db στούς 50 MC/s

1,1 db στούς 100 MC/s

1,5 db στούς 200 MC/s

3 db στούς 800 MC/s

Γενικά οι άποσβέσεις τών διάφορων τύπων καλωδίων, άνά μονάδα μήκους, δί-

νονται ἀπό τούς κατασκευαστές.


2) Τήν άποσβεση τῶν κιβωτίων κατανομῆς. Αύτή ἔξαρτᾶται ἀπό τὸν τύπο τοῦ κιβωτίου καὶ τὸν ἀριθμό εἰσόδων καὶ ἔξόδων του. Μερικές τιμές δίνονται παρακάτω.

είσοδος 1 έξοδοι 2 άπόσβεση 4 db
είσοδος 1 έξοδοι 3 άπόσβεση 7 db
είσοδος 1 έξοδοι 4 άπόσβεση 9 db

Οι άκριβεις άποσβέσεις τῶν κιβωτίων κατανομῆς δίνονται από τούς κατασκευαστές τους.

3) Τήν ἀπόσβεση τοῦ φορτίου τῶν πριζῶν λήψεως. Κάθε δέκτης μέ τό καλώδιο τροφοδοτήσεώς του ἀποτελεῖ φορτίο γιά κάθε πρίζα καί δημιουργεῖται ἀπόσβεση. Αὕτη εἶναι συνήθως 1 db ἀνά δέκτη.

“Ας έξετάσομε ένα δίκτυο κατανομής μιᾶς μικρῆς πολυκατοικίας που περιλαμβάνει 14 δέκτες.

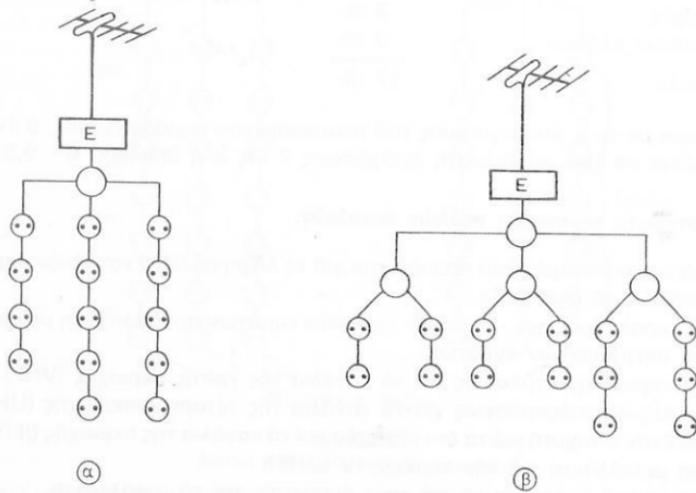

Σχ. 12.5.

Πολλά διαφορετικά κυκλώματα μπορούν νά χρησιμοποιηθούν, άλλα οι μελετήσαμε πρώτα αυτό που φαίνεται στό σχήμα 12.5(a). Έδω υπάρχουν 2 κλάδοι των 5 ύποδοχών και 1 τών 4. Άκοψη ένα κιβώτιο τών 3 έξόντων.

"Αν ύποθέσουμε ότι το μήκος του καλαδίου (όμορφονικού) άνά κλάδο είναι 30 m, οι άπωλεις για κάθε κλάδο τών 5 υποδοχών Θά είναι:

30 μ καλώδιο	4,5 db
5 ύποδοχές	5 db
1 κιβώτιο κατανομῆς	7 db
Σύνολο	16,5 db

Αύτή είναι καί ή όλική άποσβεση τοῦ δικτύου.

Στήν περίπτωση πού ή τάση τῆς κεραίας είναι 1500 μV καί ή άπαιτούμενη τάση εισόδου γιά κάθε δέκτη 500 μV, ή έπιτρεπόμενη άποσβεση είναι:

$$a = \frac{1500}{500} = 3 \quad \text{ή} \quad a = 20 \log 3 = 9,5 \text{ db}$$

Γιά νά καλύψωμε τήν ύπαλοιπη άποσβεση συνδέομε άνάμεσα στήν κεραία καί τόν κατανεμητή τόν ένισχυτή Ε πού πρέπει νά έχει άπολαβή $16,5 - 9,5 = 7 \text{ db}$ ή συντελεστή ένισχύσεως περίου 2.

"Ενα άλλο κύκλωμα πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεῖ είναι αύτό πού φαίνεται στό σχήμα 12.5(β). Έδω έχομε άποσβεση (ύπολογιζόμενη άπό τόν κλάδο τῶν περιστοτέρων δεκτῶν) ίση μέ:

1 κιβώτιο 3 έξοδων	7 db
1 κιβώτιο 2 έξοδων	4 db
3 ύποδοχές	3 db
20 m καλώδιο κλάδου	3 db
Σύνολο	17 db

Σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς τοῦ προηγούμενου παραδείγματος, ο ένισχυτής Ε πρέπει νά έχει συντελεστή ένισχύσεως 2 ως 3 ή άπολαβή 6 - 9,5 db.


12.6 Συστήματα κατανομῆς πολλῶν καναλιῶν.

"Ενα δίκτυο κατανομῆς πού προορίζεται γιά τή λήψη πολλῶν καναλιῶν περιλαμβάνει συνήθως τά άκολουθα.

- 1) Μία κεραία βραχέων - μεσαίων - μακρῶν κυμάτων συνδυασμένη μέ μία άκομη κεραία ύπερβραχέων κυμάτων.
- 2) Μία κεραία τηλεοράσεως γιά τά κανάλια τῆς τρίτης περιοχῆς (VHF).
- 3) Μία κεραία τηλεοράσεως γιά τά κανάλια τῆς τέταρτης περιοχῆς (UHF).
- 4) Άπο έναν ένισχυτή γιά τά ύπερβραχέα καί τά κανάλια τῆς περιοχῆς III (VHF).
- 5) "Ένα μεταλλάκτη γιά τήν περιοχή IV (UHF).
- 6) "Ένα γενικό τροφοδοτικό γιά τούς ένισχυτές καί τό μεταλλάκτη.
- 7) "Ένα μίκτη τῶν σημάτων ὅλων τῶν κεραιῶν, ώστε νά μεταφερθοῦν μέ ένα καλώδιο στόν πρώτο κεντρικό κατανεμητή.
- 8) Τούς κατανεμητές καί τίς πρίζες (λήψεως καί τερματικές).

Οι κεραίες τοῦ δικτύου μποροῦν νά είναι τοποθετημένες χωριστά, όπως φαίνεται στό σχήμα 12.6α, ή στόν ίδιο ίστο, όπως στό σχήμα 12.6β.

"Η έργασία θά άρχισει, όπως περιγράψαμε καί στήν προηγούμενη παράγραφο, μέ μία αύτοψία πού θά μᾶς δόδηγησει σέ ένα πλήρες πρακτικό διάγραμμα τῆς έγκαταστάσεως. Γιά τόν ύπολογισμό τῆς άποσβέσεως πρέπει νά λάβομε ύπόψη μας ότι όλοι οι πομποί πιθανόν νά μήν άπιέχουν τό ίδιο άπό τό σημείο λήψεως. Γιά τό λόγο αύτό, δεχόμασθε έδω ένα πολύ πιο μικρό σήμα κεραίας άπό έκεινο τῆς προηγούμενης παραγράφου (συνήθως 100 μV γιά κάθε περίπτωση). "Άν, στή συνέχεια, ύποθέσομε ότι ή άπαιτούμενη τάση εισόδου στόν πιο άπομακρυσμένο δέκτη τηλεοράσεως είναι 500 μV, βλέπομε άμεσως ότι ο άντιστοιχος ένισχυτής δέν πρέπει νά

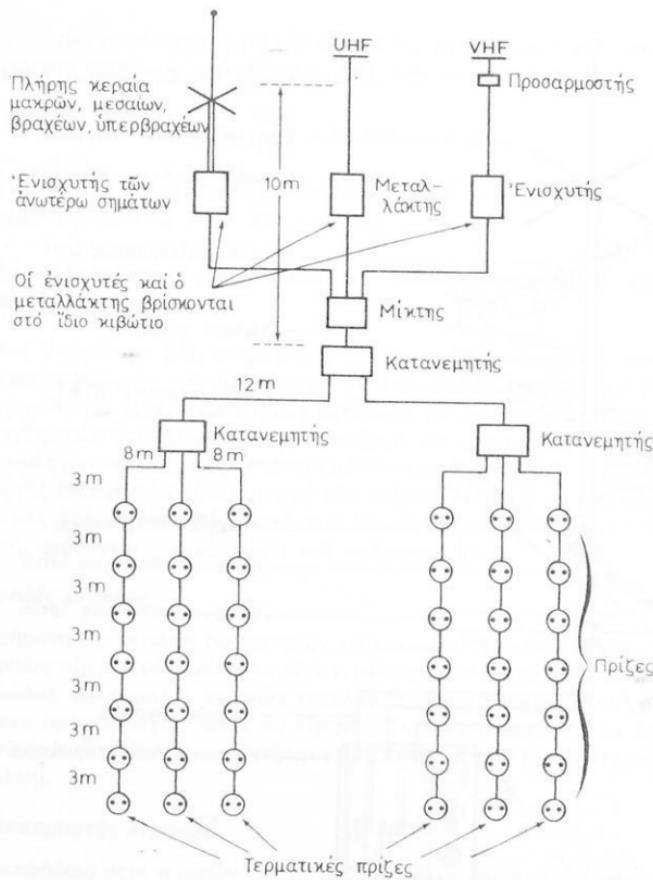

Σχ. 12.6a.


Δίκτυο κατανομῆς πολλῶν καναλιῶν.

καλύπτει μόνο τίς άπωλειες πού δημιουργεῖ τό δίκτυο, άλλα καί νά άνυψωνει τό σήμα άπο τά 100 στά 500 μV .

"Ας μήν ξεχνάμε ότι ή άποσβέση τῆς έγκαταστάσεως ύπολογίζεται πάντοτε άπο τόν κλάδο τῶν περισσοτέρων δεκτῶν πού συνδέονται σέ σειρά.

'Ο ύπολογισμός π.χ. τῆς άποσβέσεως, πού δημιουργεῖ τό δίκτυο τοῦ σχήματος 12.6a, δίνει:

1 μίκτης	3 πρός 1	2 db
1 κατανεμητής	1 πρός 2	4 db
1 κατανεμητής	1 πρός 3	7 db
7 πρίζες		7 db
Καλώδιο $3 \times 7 + 8 + 12 + 10 = 51 \text{ m}$		<u>7,7 db</u>
	Σύνολο	27,7 db

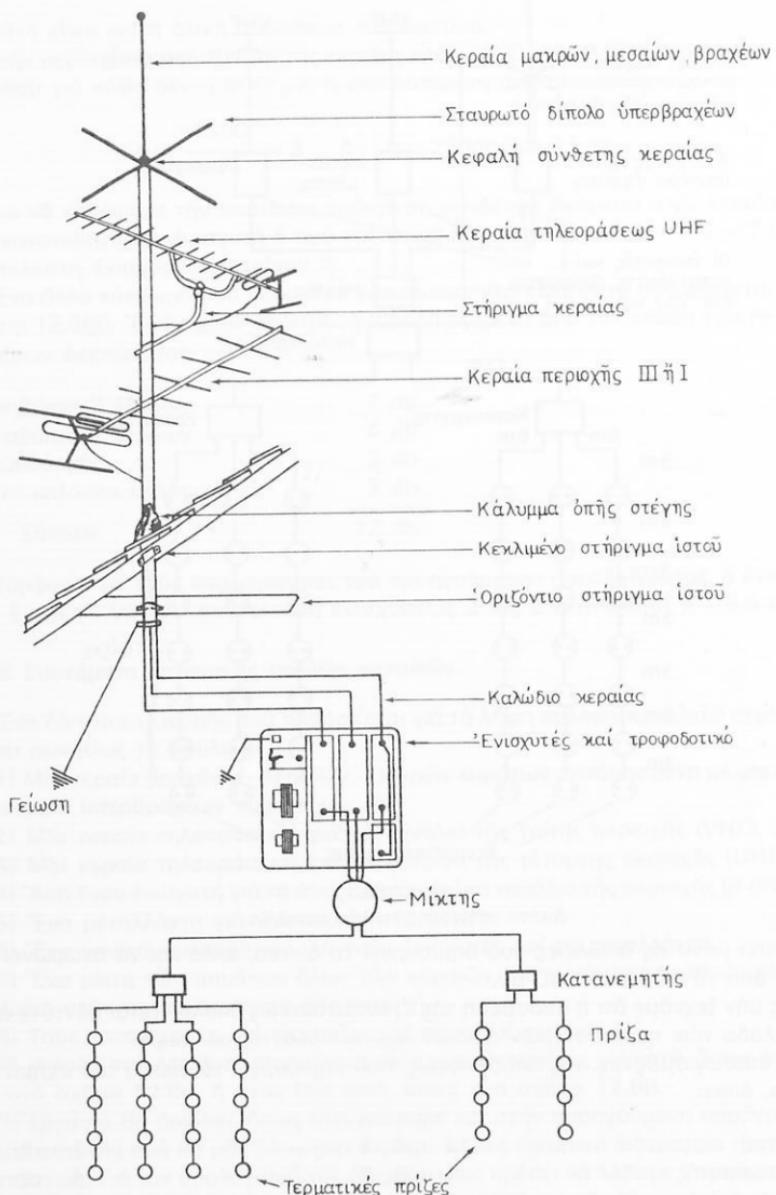

Σχ. 12.6β.
Σύνθετη κεραία της Fuba.

‘Η άπολαβή τοῦ ένισχυτή γιά τήν κεραία π.χ. της τηλεοράσεως πρέπει νά είναι:
 – Γιά τήν άνύψωση τοῦ σήματος άπό 100 σέ 500 µV.

$$20 \log \frac{500}{100} = 20 \cdot 0,7 = 14 \text{ db}$$

– Γιά τήν άντισταθμιση τῆς άποσβέσεως τοῦ δικτύου 28 db.

Έπομένως, σύνολο $14 + 28 = 42$ db.

12.7 Κεφαλές καί προσαρμοστές κεραιῶν - μίκτες - κατανεμητές - πρίζες - διαχωριστές σημάτων.

“Οπως γνωρίσαμε ήδη στίς προηγούμενες παραγράφους, μία πλήρης έγκατάσταση ραδιοφωνικών καί τηλεοπτικών δεκτῶν σέ κάποια οίκοδομή άπαιτεῖ, έκτός τῶν κεραιῶν τῶν ένισχυτῶν καί τῶν καλωδίων μεταφορᾶς τῆς ένέργειας, ἔνα πλήθος βοηθητικών διατάξεων πού έξασφαλίζουν τήν προσαρμογή τῶν κεραιῶν πρός τίς γραμμές μεταφορᾶς, τή μεταφορά μέ τόν μικρότερο ἀριθμό γραμμῶν, τήν κατανομή τῆς ένέργειας, τό διαχωρισμό τῶν διάφορων σημάτων τῶν πομπῶν κλπ. Οἱ κυριότερες άπό τίς διατάξεις αὐτές, πού θά περιγραφοῦν σύντομα στήν παράγραφο αὐτή, φαίνονται στό κύκλωμα τοῦ σχήματος 12.7a.

1) Κεφαλές κεραιῶν.

Τά σήματα τῆς κεραίας τῶν μακρῶν, μεσαίων καί βραχέων κυμάτων, καθώς καί τῆς κεραίας τῶν υπερβραχέων κυμάτων, μεταφέρονται στό μίκτη μέ ἔνα όμοαξονικό καλώδιο. Οἱ κεφαλές κεραιῶν περιλαμβάνουν τά άπαραίτητα φίλτρα καί δικτυώματα προσαρμογῆς, ώστε νά έξασφαλίζουν προσαρμογή τῶν κεραιῶν πρός τό κοινό καλώδιο ἔξόδου καί ἀνεξαρτησία μεταξύ αὐτῶν (ἢ μία κεραία δέν ἐπιδρᾷ στήν ἄλλη).


2) Προσαρμοστές κεραιῶν.

Στό κεφάλαιο περί κεραιῶν είδαμε ὅτι άπαιτεῖται προσαρμογή τῆς άντιστάσεως εἰσόδου τῆς κεραίας πρός τή χαρακτηριστική άντισταση τῆς γραμμῆς. Άκομη γνωρίσαμε ὅτι μία συμμετρική κεραία δέν συνδέεται ἀπ' εύθειάς σέ ἔνα ἀσύμμετρο καλώδιο (ὅπως είναι τό όμοαξονικό) ἔστω καί ἀν οἱ άντιστάσεις τους είναι ἵσες. Οἱ προσαρμοστές έξασφαλίζουν τή μία ἢ καί τίς δύο (ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση) ἀπό τίς παραπάνω ἀπαιτήσεις.

Στό ἐμπόριο κυκλοφορεῖ πλήθος τέτοιων διατάξεων. Μία ἀπό αὐτές φαίνεται στό σχῆμα 12.7a.

3) Μίκτες.

‘Η μεταφορά τῶν σημάτων τῶν διαφόρων κεραιῶν στούς δέκτες μέ ίδιαίτερα καλώδια θά άπαιτούσε μεγάλο ἀριθμό καλωδίων, ίδιαίτερων κατανεμητῶν κλπ. ‘Ενας μίκτης, πού τοποθετεῖται κοντά στίς κεραίες, έξασφαλίζει τή μεταφορά ὅλων τῶν σημάτων, στό κοινό σύστημα κατανομῆς, μέ ἔνα καλώδιο. ‘Ενας μίκτης μπορεῖ νά έχει εισόδους τῶν 240 ἢ 300 Ω καί έξοδο τῶν 60 ἢ 75 Ω, ἢ καί άντιθετα (σπά-

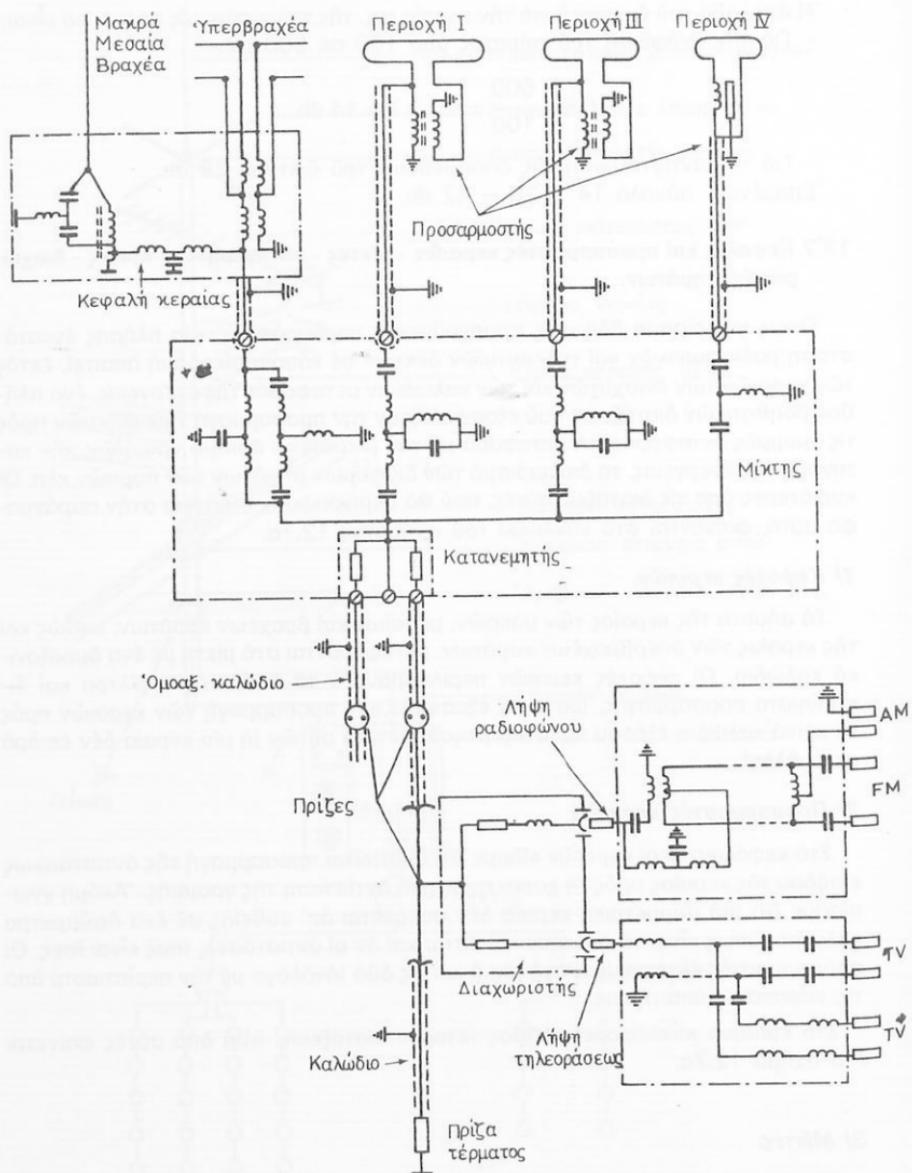


Σχ. 12.7a.
Διάφορες διατάξεις κατανομής.

via). Άκομη μπορεῖ οι άντιστάσεις είσοδων και έξοδου νά είναι ίσες. Άναλογα έπομένως μέ τήν περίπτωση, ό μίκτης περιλαμβάνει τά άναγκαϊα φίλτρα και δικτυώματα προσαρμογής, ώστε νά έξασφαλίζει άνεξαρτησία μεταξύ τών κεραιών και προσαρμογή τών καλωδίων είσοδων και έξοδου.

Στό σχήμα 12.7α φαίνονται τά φίλτρα ένός μίκτη γιά άσύμμετρα καλώδια είσοδων τών 75Ω και άσύμμετρο καλώδιο έξοδου, έπισης τών 75Ω .

Δύο άκομη μίκτες μέ συμμετρικές είσοδους και έξοδους γιά καλώδια $240 \text{ ή } 300 \Omega$ φαίνονται στό σχήμα 12.7β.

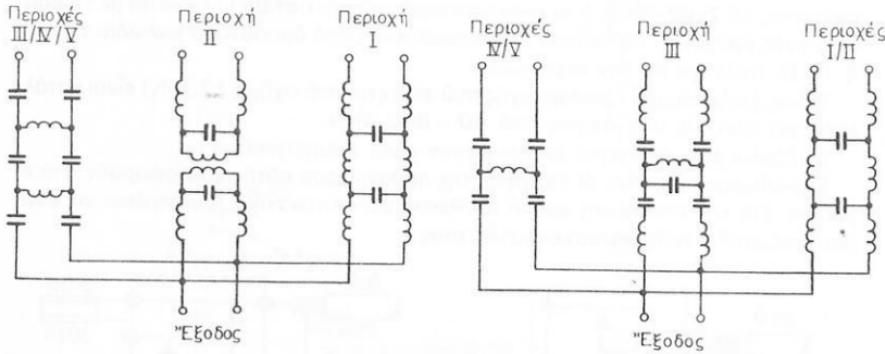

Σχ. 12.7β.
Κεραιομίκτες.

4) Κατανεμητές.

Ένας κατανεμητής (κιβώτιο κατανομῆς) προορίζεται γιά τή διακλάδωση τής ένέργειας πού φθάνει, άπό τό μίκτη, στήν είσοδό του σέ 2 ή περισσότερες γραμμές. Κατά τή διανομή αύτή πρέπει νά έξασφαλίζεται προσαρμογή τοῦ καλωδίου είσοδου πρός όλα τά καλώδια έξοδου. Έπισης δέν πρέπει νά ύπαρχει άλληλεπίδραση μεταξύ γραμμῶν. Ό κατανεμητής πού φαίνεται στό σχήμα 12.7α είναι ένσωματωμένος μέ τό μίκτη.

5) Πρίζες.

Τά στοιχεῖα μιᾶς πρίζας λήψεως φαίνονται στό κύκλωμα τοῦ σχήματος 12.7α. Οι πρίζες δέν έπιτρέπουν τήν άλληλεπίδραση μεταξύ τών δεκτῶν και άκομη διαχωρίζουν τά ραδιοφωνικά σήματα άπό τά τηλεοπτικά. Στό τέλος κάθε γραμμῆς τοποθετεῖται έπισης μιά πρίζα πού όνομάζεται τερματική. Περιέχει μία άντίσταση, ίση πρός τή χαρακτηριστική άντίσταση τοῦ καλωδίου, στά άκρα τής όποιας τερματίζει ή γραμμή.

6) Διαχωριστές σημάτων.

Περιλαμβάνουν διάφορα φίλτρα γιά τό διαχωρισμό τών σημάτων (ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών) και άκομη έξασφαλίζουν τήν προσαρμογή τών καλωδίων πρός τίς είσοδους τών διάφορων δεκτῶν. Δύο κυκλώματα διαχωριστῶν γιά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σήματα φαίνονται στό σχήμα 12.7α.

7) Κυκλώματα προσαρμογής δέκτων.

Τά κυκλώματα προσαρμογής της άντιστάσεως είσόδου ένός δέκτη πρός τήν άντισταση τού όμοαξονικού καλώδιου πού κατασκευάζονται μέ ώμικές άντιστάσεις, δημιουργούν μεγάλη άποσβεση. Τρία κυκλώματα προσαρμογής, μέ σημαντικά μικρότερες άποσβέσεις φαίνονται στό σχήμα 12.7γ.


Τό δικτύωμα προσαρμογής τού σχήματος 12.7γ(α) περιλαμβάνει ένα μετασχηματιστή καί χρησιμοποιεῖται γιά τά κανάλια τών περιοχών I καί III.

Γιά τά κανάλια τών περιοχών IV καί V καταλληλότερο είναι τό δικτύωμα τού σχήματος 12.7γ(β). Έδω, ό μετασχηματισμός τών άντιστάσεων γίνεται μέ τή βοήθεια ένός βρόχου U πού είναι κατασκευασμένος από όμοαξονικό καλώδιο τών 60 ή 75 Ω, άνάλογα μέ τήν περίπτωση.

Τέλος, τό δικτύωμα προσαρμογής πού φαίνεται στό σχήμα 12.7γ(γ) είναι κατάληπλο γιά όλες τίς συχνότητες από 40 - 800 MHz.

Οι έξοδοι τών άνωτέρω δικτυωμάτων είναι συμμετρικές.

Σημειώνομε πώς όλες οι διατάξεις τής παραγράφου αύτής κυκλοφορούν στό έμποριο. Γιά τήν άποσβεση καί τά ύπόλοιπα χαρακτηριστικά τους πρέπει νά συμβουλευόμασθε τούς κατασκευαστές τους.

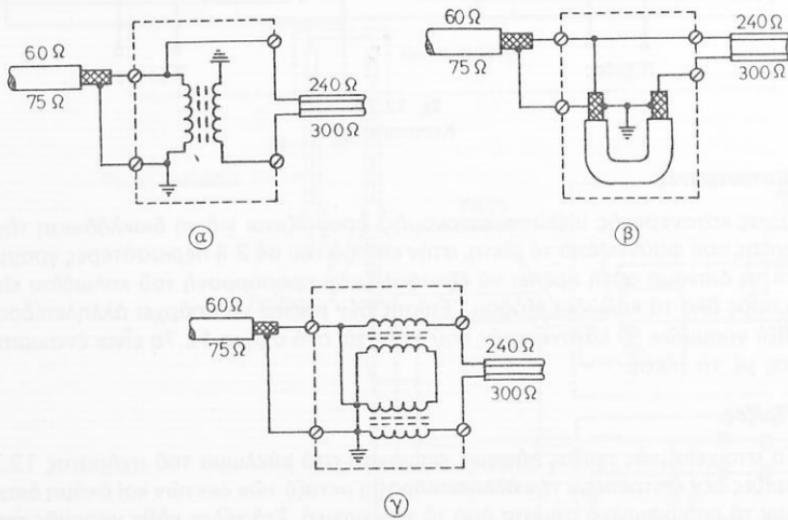


Σχ. 12.7γ.
Κυκλώματα προσαρμογής.

12.8 Διαγράμματα κατανομῆς καί έγκαταστάσεων.

Στήν παράγραφο αύτή θά δώσουμε μερικά χρήσιμα διαγράμματα κατανομῆς τού σήματος από μερικές κεραίες καί άκόμη μερικά διαγράμματα έγκαταστάσεων.

Τέσσερα διαφορετικά κυκλώματα κατανομῆς τού σήματος από τρεῖς κεραίες πρός ένα, δύο καί περισσότερους δέκτες φαίνονται στό σχήμα 12.8α.

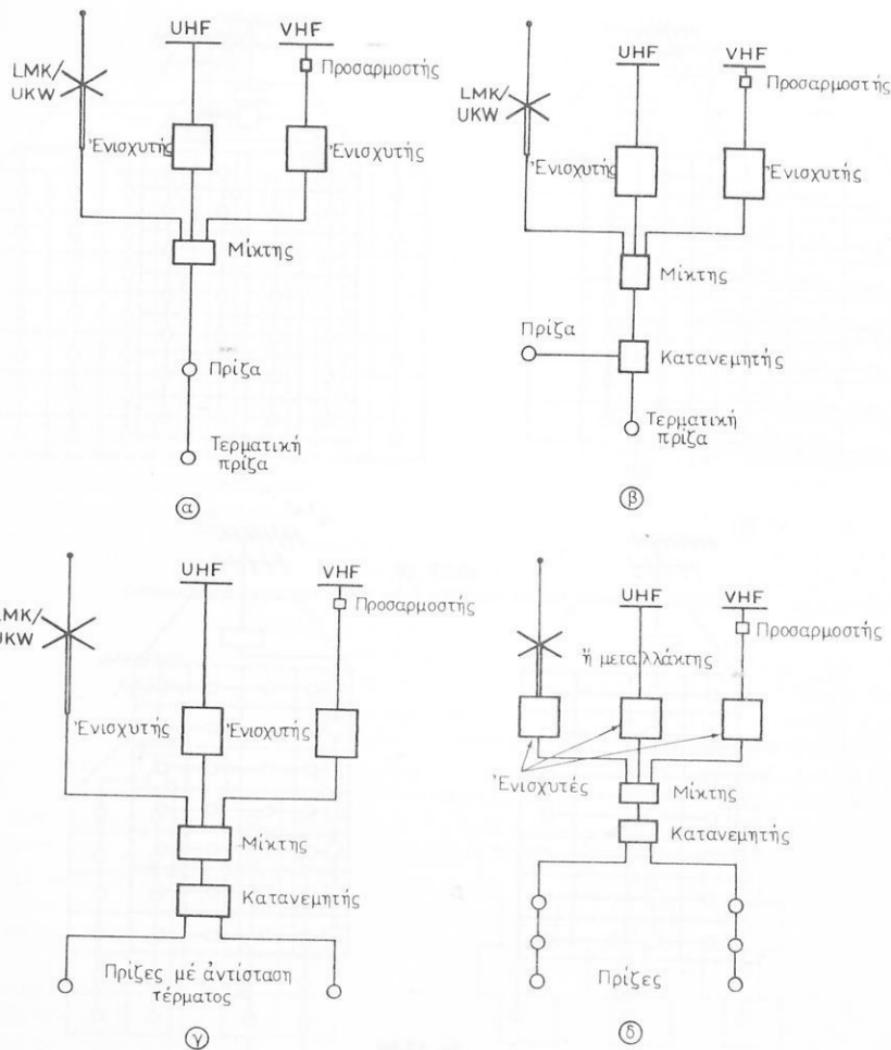


Σχ. 12.8a.
Διαγράμματα κατανομής.

Στό σχήμα 12.8β(α) φαίνεται ένα διάγραμμα έγκαταστάσεως με 2 κλάδους που περιέχουν πρίζες σε σειρά.

Στό σχεδιάγραμμα του σχήματος 12.8β(β) οι πρίζες είναι έπισης σε σειρά, άλλα κατανέμονται σε 4 κλάδους.

Διαφορετικά είναι τά σχεδιάγραμματα του σχήματος 12.8β(γ) και (δ). Στό πρώτο, έχουμε μιά στήλη κατανεμητών σε σειρά και πλάγια κατανομή των πρίζων άπό

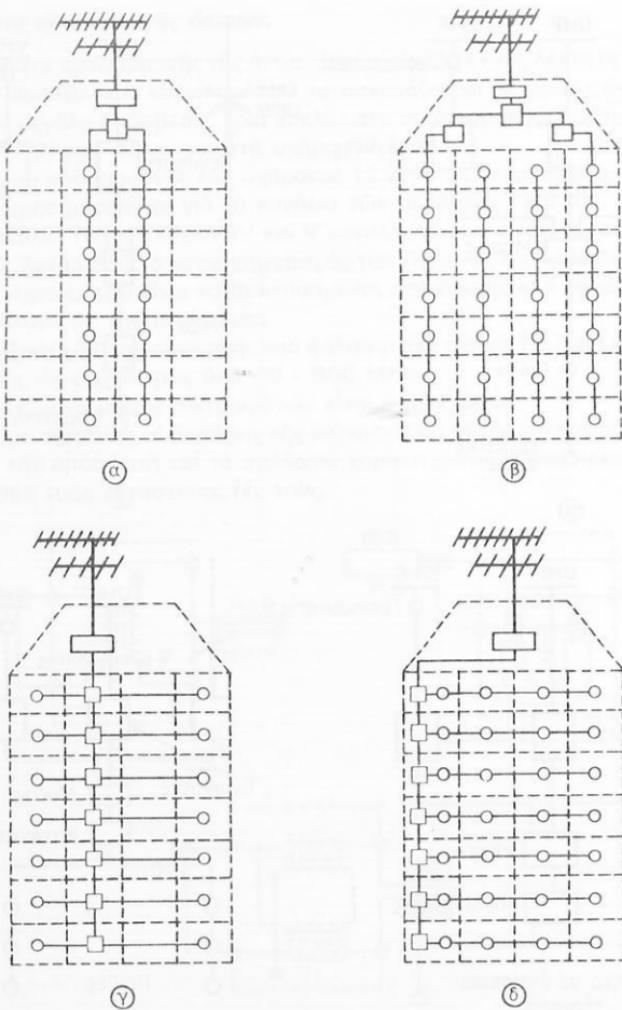


Σχ. 12.8β.
Διαγράμματα έγκαταστάσεων μέ 2 και 4 κλάδους.


τίς δύο πλευρές της στήλης. Στό δεύτερο, έχομε έπισης μιά στήλη κατανεμητῶν καί πλάγια (ἀπό τό ἔνα μέρος) κατανομή πριζῶν σέ σειρά, γιά τόν ίδιο δροφο.

Στό σχῆμα 12.8γ(α) φαίνεται ή έγκατασταση σέ μιά μεγάλη πολυκατοικία μέ 8 κλάδους καί πρίζες σέ σειρά. Οι πρίζες της έγκαταστάσεως τοῦ σχήματος 12.8γ(β) συνδέονται παράλληλα ώς πρός τούς κατανεμητές της στήλης.

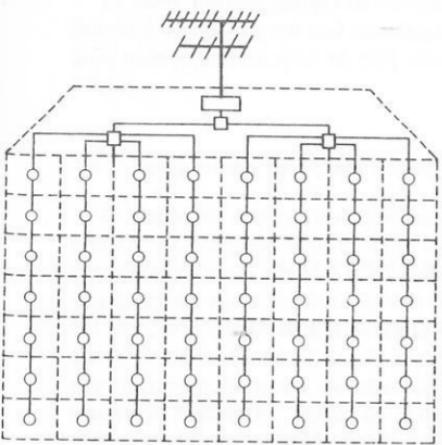Τέλος, στό σχῆμα 12.8δ φαίνεται ή περίπτωση έξυπηρετήσεως δύο κτιρίων [σχῆμα 12.8δ(α)] ή ένός συγκροτήματος μικρών κτιρίων [σχῆμα 12.8δ(β)] άπό μιά




(α)

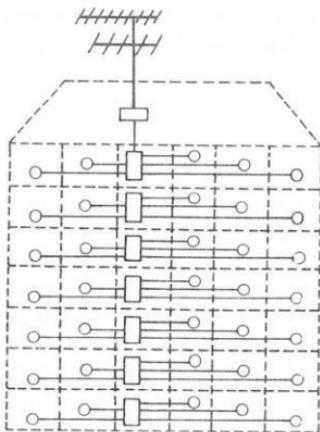


(β)

Σχ. 12.8γ.

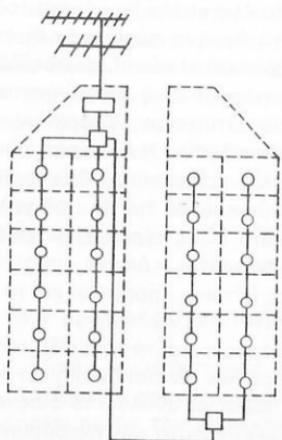Διαγράμματα έγκαταστάσεων μέ 8 κλάδους (α) και πλάγια κατανομή (β).



(α)

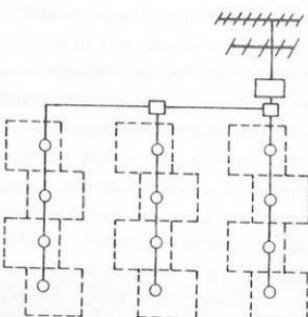

(β)

Σχ. 12.8δ.

Τροφοδότηση δύο ή περισσότερων κτιρίων άπό μιά κεραία.

κεραία. Ή κεραία τοποθετεῖται στό κτίριο στό όποιο οι συνθήκες λήψεως είναι καλύτερες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

13.1 Ή τριχρωμική δραση.

Ή τεχνική γιά μιά ेगχρωμη τηλεοπτική σύνδεση είναι σημαντικά πολυπλοκότερη ή απ' ότι γιά μιάν άσπρομαυρη. Στήν άσπρομαυρη τηλεοπτική σύνδεση είναι άρκετή ή μετάδοση μιάς μόνο πληροφορίας γιά τήν εικόνα: τής πληροφορίας γιά τήν κατανομή τής φωτεινότητας τών ξεχωριστών στοιχείων τής εικόνας. Στήν ेगχρωμη δημοσιεύση χρειάζεται και ή μετάδοση τής πληροφορίας γιά τό χρώμα τών στοιχείων τής εικόνας.

Ή σύνθεση τών συγχρόνων συστημάτων τής ेगχρωμης τηλεοράσεως βασίζεται στή θεωρία τής τριχρωμικής όρασεως, ή όποια έξιγει τήν ικανότητα τοῦ άνθρωπου νά διακρίνει τά χρώματα. Σύμφωνα μέ τή θεωρία αύτή στόν άμφιβληστροειδή χιτώνα τοῦ ματιού μας ύπαρχουν τά ραβδία καί οι κώνοι (φωτοευαίσθητα κύπταρα τοῦ άμφιβληστροειδῆ). Τά ραβδία άντιδροῦν στή φωτεινότητα τών στοιχείων μιάς εικόνας καί οι κώνοι στό χρώμα τών στοιχείων. Υπάρχουν κώνοι τριών τύπων πού े�χουν διαφορετική φασματική εύαισθησία. Ή διέγερση τών κώνων τοῦ ένός τύπου δίνει τήν αίσθηση τοῦ κόκκινου χρώματος, ή διέγερση τών κώνων τοῦ άλλου τύπου, τήν αίσθηση τοῦ πράσινου καί τοῦ τρίτου, τοῦ γαλανού χρώματος. Γενικά μπορούμε νά πούμε ότι τό πρώτο είδος τών κώνων είναι πιό εύαισθητο στό μακροκυματικό τμῆμα τοῦ όρατού φάσματος (κόκκινο - πορτοκαλί), τό δεύτερο στό μεσοκυματικό τμῆμα τοῦ όρατού φάσματος (κίτρινο - πράσινο) καί τό τρίτο στό βραχυκυματικό (γαλανό - ίώδες).

Συνήθως, ή φωτεινή άκτινοβολία διεγείρει ταυτόχρονα καί τά τρία είδη τών κώνων καί τό σύνολο τών τριών διαφορετικών διεγέρσεων γίνεται άντιληπτό άπό τό μάτι σάν ένα όποιοδήποτε χρώμα. Τό σργανο τής όρασεως άναλυει τό φῶς πού τό διεγείρει, προσδιορίζοντας συνάμα τή σχετική περιεκτικότητα τών διαφόρων άκτινοβολιών καί υστέρα γίνεται στόν άνθρωπινον έγκεφαλο ή σύνθεση τών τριών διεγέρσεων σέ ένιαϊ χρώμα.

Ή δημιουργία τών χρωματιστών εικόνων στήν τηλεόραση βασίζεται στή μίξη τοῦ κόκκινου (R), τοῦ πράσινου (G) καί τοῦ βαθυγάλανου (B) χρώματος. Τά χρώματα αύτά άνομάζονται «βασικά χρώματα», έπειδή κανένα δέν μπορεῖ νά προκύψει άπό τή μίξη τών δύο άλλων. «Ολα τά άλλα χρώματα παράγονται μέ τήν ταυτόχρονη διέγερση τών κώνων τοῦ άμφιβληστροειδῆ άπό τά τρία βασικά χρώματα άφοϋ βέβαια ληφθοῦν μέ άρισμένες άναλογίες.

Σέ κάθε βασικό χρώμα άντιστοιχεῖ ἔνα «συμπληρωματικό χρώμα». Ή μίξη τοῦ βασικοῦ χρώματος καὶ τοῦ συμπληρωματικοῦ του δίνει πάντοτε λευκό φῶς. Λευκό φῶς παίρνομε ἀκόμη μὲ τή μίξη τῶν τριῶν βασικῶν χρωμάτων σέ όρισμένες ἀναλογίες.

13.2 Χρωματικός τόνος καὶ κόρος.

Οἱ φωτεινές ἀκτίνες πού φθάνουν στό μάτι μᾶς ἀπό τά ἀντικείμενα πού μᾶς περιβάλλουν, διαφέρουν τόσο στήν ἰσχύ ὅσο καὶ στή φασματική σύνθεση. Ἀν οἱ ἀκτινοβολίες ἔχουν τήν ἴδια ἰσχύ καὶ τήν ἴδια σύνθεση, τό μάτι δέ βρίσκει καμιὰ διαφορά μεταξύ τους. Ἀν ὅμως οἱ ἀκτινοβολίες πού φθάνουν ἀπό δυό ἀντικείμενα εἶναι ἵδιες στή σύνθεση καὶ διαφορετικές στήν ἰσχύ, τό ἔνα ἀπό τά ἀντικείμενα θά φαίνεται φωτεινό καὶ τό ἄλλο σκοτεινό. Στήν περίπτωση αὐτή τό μάτι ἀποκαλύπτει τήν ποσοτική διαφορά μεταξύ τῶν ἀκτινοβολιῶν ἡ ὁποία συνήθως ὀνομάζεται «**φωτεινή ἀντίθεση**». Τέλος, ἂν οἱ ἀκτινοβολίες διαφέρουν τόσο στήν ἰσχύ ὅσο καὶ στή φασματική σύνθεση, τό μάτι θά φανερώσει ὅχι μόνο τήν ποσοτική ἄλλα καὶ τήν ποιοτική διαφορά μεταξύ τῶν ἀκτίνων. Ἡ τελευταία αὐτή διαφορά ὀνομάζεται «**χρωματική ἀντίθεση**».

Ἐτσι, ἡ φωτεινή ἀκτινοβολία πού φθάνει στό μάτι δέν προκαλεῖ μόνο τήν αἰσθηση τῆς φωτεινότητας (λαμπρότητας), πού ἔννοια ἀνάλογη πρός τήν ἰσχύ τῆς ἀκτινοβολίας, ἀλλά καὶ τήν αἰσθηση τοῦ χρώματος ἦ, ὅπως λέμε, τοῦ «χρωματικοῦ τόνου» καὶ τοῦ «κόρου» του (κορεσμοῦ).

Κάθε χρώμα λοιπόν χαρακτηρίζεται:

Ἄπο τή «φωτεινότητα» (ἡ λαμπρότητα) πού ἔξαρτᾶται ἀπό τήν ἰσχύ τῶν φωτεινῶν ἀκτίνων πού φθάνουν στό μάτι μας,

ἀπό τόν «τόνο» (ἡ χροιά ἡ ἀπόχρωση) πού καθορίζεται ἀπό τό μῆκος κύματος τῶν ἀκτίνων, καὶ

ἀπό τόν «κόρο» (ἡ κορεσμό) πού καθορίζεται ἀπό τό βαθμό ἀναμιξεως τοῦ φασματικοῦ χρώματος μέ λευκό φῶς. Ὅταν λοιπόν λέμε «κόρο», ἔννοοῦμε τή διαβάθμιση τοῦ τόνου στήν ἐντασή του. Ὁ κόρος μᾶς δίνει τό βαθμό καθαρότητας ἐνός χρώματος.

13.3 Χρωμικές συντεταγμένες.

Εἴπαμε ὅτι στήν τριχρωμία ἔνα ὀποιοδήποτε χρώμα F καθορίζεται ἀπό τήν περιεκτικότητά του σέ κόκκινο, πράσινο καὶ βαθυγάλανο (μπλέ). Ἡ σχέση πού ἔκφραζει αὐτήν τήν περιεκτικότητα γιά κάθε χρώμα ἔχει τή γενική μορφή:

$$F = rR + gG + bB \quad (13.1)$$

Οἱ συντελεστές τῆς σχέσεως αὐτῆς, πού δίνουν τά ποσοστά τῶν μιγνυομένων χρωμάτων, ὀνομάζονται «τριχρωμικοί συντελεστές» καὶ καθορίζουν τό χρωμικό τόνο καὶ τόν κορεσμό τοῦ μίγματος. Ἡ φωτεινότητα τοῦ μίγματος ἔξαρτᾶται ἀπό τή φωτεινότητα τῶν μιγνυομένων χρωμάτων καὶ εἶναι τόσο μεγαλύτερη ὅσο τά χρώματα αὐτά εἶναι ἐντονότερα.

Γιά τούς τριχρωματικούς συντελεστές ισχύει ή ταυτότητα:


$$r + g + b = 1 \quad (13.2)$$

καὶ ἐπομένως


$$b = 1 - (r + g)$$

Αύτό σημαίνει ότι τά δύο χαρακτηριστικά τοῦ χρώματος, δηλαδή ὁ τόνος καὶ ὁ κόρος, μποροῦν νά καθορισθοῦν ἀπό τή θέση ἐνός σημείου στό ἑπίπεδο.

Ἄς πάρομε τόν κύκλο τοῦ σχήματος 13.3(a) πού ὄνομάζεται «χρωματικός κύκλος» ἢ κύκλος τοῦ Νιοῦτον. Στήν περιφέρεια τοῦ κύκλου τοποθετοῦνται τά καθαρά φασματικά χρώματα μέ τή σειρά πού ἐμφανίζονται στό οὐράνιο τόξο. Τό κέντρο τοῦ κύκλου ἀντιπροσωπεύει πάντοτε τό λευκό φῶς. Κάθε χρωματικός τόνος ἐπάνω στό χρωματικό κύκλο μπορεῖ νά δοθεῖ ἀπό μιά γωνία φ. Π.χ. μέ γωνία φ = 110° ἔχομε τόν τόνο τοῦ κόκκινου, μέ φ = 225° τόν τόνο τοῦ πράσινου, μέ φ = 350° τόν τόνο τοῦ βαθυγάλανου κ.ο.κ. "Ολα τά σημεῖα πού βρίσκονται στήν ἴδια ἀκτίνα R (ἴδια γωνία φ) χαρακτηρίζονται ἀπό τόν ἴδιο χρωματικό τόνο, ἀλλά ἀπό διαφορετικό κορεσμό. Τό χρῶμα π.χ. τοῦ σημείου A [σχ. 13.3 (β)] εἶναι κόκκινο μέ κορεσμό 60% (τά κορεσμένα 100% χρώματα εἶναι τοποθετημένα στήν περιφέρεια τοῦ χρωματικοῦ κύκλου).

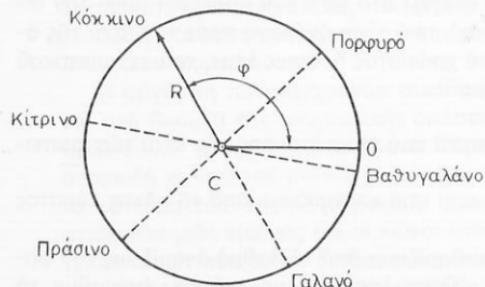

(a)

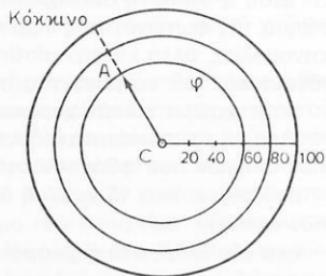

(b)

Σχ. 13.3.
Χρωματικός κύκλος ἢ κύκλος τοῦ Νιοῦτον.

Ἐφαρμόζοντας τό διανυσματικό λογισμό, ὁ κόρος κάθε χρώματος θά παρέχεται ἀπό τό μῆκος ἐνός διανύσματος καὶ ὁ χρωματικός τόνος ἀπό τό δρισμά του (τή γωνία φ). Ἡ συνισταμένη τῆς ἀθροίσεως ἢ τῆς ἀφαιρέσεως δύο καὶ περισσοτέρων διανυσμάτων θά παρουσιάζει μέ τό μέτρο καὶ τό δρισμά της ἕνα νέο χρῶμα.

Σημειώνομε ὅτι στό χρωματικό κύκλο τά ἀντικρυστά χρώματα (μπλέ καὶ κίτρινο, πορφυρό καὶ πράσινο, κόκκινο καὶ γαλανό) εἶναι «συμπληρωματικά», δηλαδή ἡ μίξη τους δίνει πάντοτε λευκό.

13.4 Φωτεινότητα καὶ χρωμικότητα.

Εἶδαμε ὅτι κάθε χρῶμα χαρακτηρίζεται ἀπό τρία μεγέθη: τή φωτεινότητα

(Luminance), τό χρωματικό τόνο και τόν κορεσμό του. Ό χρωματικός τόνος και ό κορεσμός καθορίζουν μαζί ένα νέο χρωματομετρικό μέγεθος πού ονομάζεται «χρωμικότητα» (Chrominance).

Μπορούμε λοιπόν νά πούμε ότι:

$$\text{Χρώμα} = \text{φωτεινότητα} + \text{χρωμικότητα},$$

άπ' όπου φαίνεται ότι ή χρωμικότητα (τόνος + κόρος) είναι τό μέγεθος πού πρέπει νά προστεθεί στή φωτεινότητα γιά νά πάρομε ένα χρώμα.

Η φωτεινότητα τοῦ λευκοῦ φωτός Y πού παράγεται μέ τή μίξη τῶν τριῶν βασικῶν χρωμάτων R, G καί B παρέχεται άπό τή σχέση (13.1) μέ τιμές συντελεστῶν: r = 0,3, g = 0,59 καί b = 0,11. Δηλαδή:

$$Y = 0,3 R + 0,59 G + 0,11 B \quad (13.3)$$

Γιά νά βρούμε τώρα τή χρωμικότητα κάθε χρώματος άφαιρούμε άπό αύτό τή φωτεινότητα Y καί έχομε:

$$\begin{aligned} R - Y &= R - (0,3 R + 0,59 G + 0,11 B) \\ &= 0,7 R - 0,59 G - 0,11 B \\ G - Y &= G - (0,3 R + 0,59 G + 0,11 B) \\ &= -0,3 R + 0,41 G - 0,11 B \\ B - Y &= B - (0,3 R + 0,59 G + 0,11 B) \\ &= -0,3 R - 0,59 G + 0,89 B \end{aligned} \quad (13.4)$$

Μέ R = G = B = 1 (συντεταγμένες μέ μεγαλύτερες τιμές άπό αύτές γιά τά βασικά χρώματα δέν πρέπει νά υπάρχουν) έχομε:

$$R - Y = 0, G - Y = 0, B - Y = 0,$$

δηλαδή μηδενική χρωμικότητα.

«Η μηδενική χρωμικότητα είναι χαρακτηριστικό τοῦ γκρίζου, τοῦ λευκοῦ καί τοῦ μαύρου. Οι διαβαθμίσεις αύτές καθορίζονται μόνο άπό τή φωτεινότητά τους».

«Αν προσέξουμε τίς έξισώσεις (13.4) θά παρατηρήσουμε ότι οι συντελεστές τῆς πρώτης καί τῆς τρίτης είναι μεγαλύτεροι (σέ άπολυτες τιμές) καί έπομένως περιέχουν περισσότερες πληροφορίες γιά τή χρωμικότητα άπ' ό,τι ή δεύτερη. Έξ αλλου ή χρωμικότητα G - Y μπορεῖ νά υπολογισθεῖ άπό τίς δύο άλλες ώς έξης:

Έπειδή $0,3 + 0,59 + 0,11 = 1$, ή έξισωση (13.3) μπορεῖ νά πάρει τή μορφή:

$$Y = 0,3 Y + 0,59 Y + 0,11 Y \quad (13.5)$$

Άφαιρούμε τήν (13.5) άπό τήν (13.3) καί έχομε:

$$\begin{aligned} Y &= 0,3 R + 0,59 G + 0,11 B \\ - Y &= 0,3 Y - 0,59 Y - 0,11 Y \\ \hline 0 &= 0,3 (R - Y) + 0,59 (G - Y) + 0,11 (B - Y) \end{aligned}$$

άπό τήν ήποια παίρνομε:

$$G - Y = -0,51 (R - Y) - 0,19 (B - Y) \quad (13.6)$$

Αύτό σημαίνει ότι ένας πομπός έγχρωμης τηλεοράσεως μπορεῖ νά στείλει πληροφορία μόνο γιά τίς χρωμικότητες ($R - Y$) και ($B - Y$), ένώ ή τρίτη ($G - Y$) νά παραχθεῖ στο δέκτη άπό τις δύο προηγούμενες. Πραγματικά, στήν έγχρωμη τηλεόραση μεταβιβάζεται το σήμα Y πού περιέχει τήν πληροφορία γιά τή φωτεινότητα τῆς είκόνας και τά σήματα ($R - Y$) και ($B - Y$) μέ τήν πληροφορία γιά τό χρῶμα. Τό σήμα ($G - Y$) δέ μεταβιβάζεται. Ή πληροφορία γιά τό πράσινο χρῶμα G περιέχεται στό σήμα Y και ή χρωμικότητα ($G - Y$) παράγεται στό δέκτη σύμφωνα μέ τή σχέση (13.6).

13.5 Τό σήμα φωτεινότητας.

Ένας συνηθισμένος άσπρομαυρος δέκτης τηλεοράσεως μπορεῖ νά πάρει μιά χρωματιστή είκόνα (σέ άσπρομαυρη μορφή), έφόσον ό πομπός τῆς έγχρωμης τηλεοράσεως έκπεμπει, έκτος άπό τά σήματα πού μεταφέρουν τήν πληροφορία γιά τό χρῶμα και τό σήμα πού άντιστοιχεῖ στήν άσπρομαυρη είκόνα. Τό σήμα αυτό όνομάζεται συνήθως «σήμα φωτεινότητας», έπειδή τά στοιχεία μιᾶς άσπρομαυρης είκόνας διαφέρουν μόνο ώς πρός τή φωτεινότητά τους.

Σύμφωνα μέ τή σχέση (13.3) τό σήμα φωτεινότητας E_Y , δηλαδή τό άσπρομαυρο σήμα, δίνεται άπό τήν έξισωση:

$$E_Y = 0,3 E_R + 0,59 E_G + 0,11 E_B \quad (13.7)$$

οπου E_R , E_G και E_B τά σήματα πού άντιστοιχοῦν σέ τρεῖς μονόχρωμες διπτικές είκόνες στίς οποιες μπορεῖ νά άναλυθεῖ μιά πολύχρωμη είκόνα.

Υποθέτομε ότι στούς τρεῖς είκονοληπτες τοῦ σχήματος 13.5 προβάλλεται μιά πολύχρωμη είκόνα ή όποια προηγουμένως έχει άναλυθεῖ σέ τρεῖς χρωμοσυνιστώσες R , G και B μέ τή βοήθεια ειδικῶν κατόπτρων πού δονομάζονται «διχροϊκά». Οι τάσεις έξόδου τῶν είκονοληπτῶν έξισώνονται μέ ρύθμιση τοῦ βαθμοῦ ένισχύσεως τῶν ένισχυτῶν πού άκολουθοῦν και έφαρμόζονται στή λεγόμενη «μήτρα». «Ένα άπλο κύκλωμα μήτρας άποτελεῖται άπό τέσσερις άντιστάσεις πού σχηματίζουν τρεῖς διαιρέτες τάσεως (σχ. 13.5). «Οταν οι τιμές τῶν άντιστάσεων R_1 , R_2 και R_3 είναι άρκετά μεγάλες σέ σύγκριση μέ τήν άντισταση έξόδου R_0 , οι διαιρέτες είναι άνεξάρτητοι μεταξύ τους και στήν έξοδο έμφανίζονται οι τάσεις:


$$E_R' = E_R \frac{R_0}{R_1}, \quad E_G' = E_G \frac{R_0}{R_2}, \quad E_B' = E_B \frac{R_0}{R_3}$$

Έκλεγοντας συντελεστές διαιρέσεως

$$\frac{R_0}{R_1} = 0,3, \quad \frac{R_0}{R_2} = 0,59 \text{ και } \frac{R_0}{R_3} = 0,11,$$

παίρνομε στήν έξοδο τής μήτρας τό σήμα φωτεινότητας:

$$E_Y = E_R' + E_G' + E_B' = 0,3 E_R + 0,59 E_G + 0,11 E_B$$

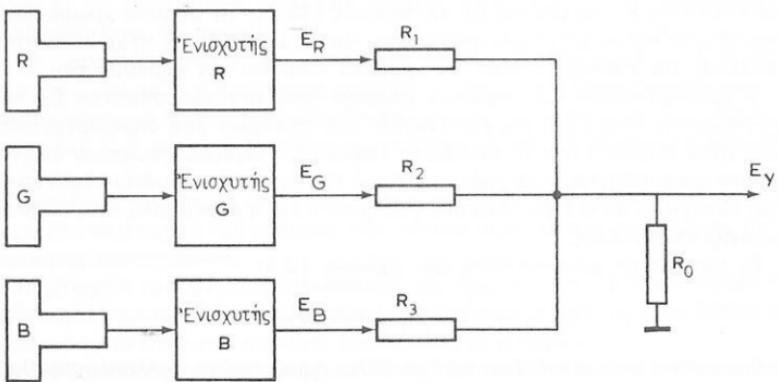

Σχ. 13.5.
Παραγωγή τοῦ σήματος φωτεινότητας.

Προσδιορίζομε τώρα τήν τιμή κάθε χρωμικῆς συνιστώσας τοῦ σήματος φωτεινότητας άπό τή σχέση (13.7) καί ἔχομε:

$$\begin{aligned} E_R &= \frac{1}{0,3} (E_Y - 0,59 E_G - 0,11 E_B) \\ E_G &= \frac{1}{0,59} (E_Y - 0,3 E_R - 0,11 E_B) \\ E_B &= \frac{1}{0,11} (E_Y - 0,3 E_R - 0,59 E_G) \end{aligned} \quad (13.8)$$

Από τίς σχέσεις αύτές προκύπτει τό ἐπόμενο πολύ βασικό γιά τήν πρακτική τῆς ἔγχρωμης τηλεοράσεως, συμπέρασμα: ὅταν ὑπάρχει τό σῆμα φωτεινότητας E_Y , δέν είναι ἀνάγκαια ἡ ἔκπομπή καί τῶν τριῶν σημάτων E_R , E_G καί E_B . Εἶναι ἀρκετό νά μεταδοθοῦν δύο δόπιαδήποτε ἀπό αὐτά καί τό τρίτο νά παραχθεῖ στό δέκτη μέ αφαίρεση τῶν δύο ἔκπεμπομένων ἀπό τό σῆμα φωτεινότητας. Στήν προηγούμενη παράγραφο σημειώσαμε ὅτι δέ μεταδίδεται τό σῆμα E_G . Ό ἀποκλεισμός τοῦ σήματος αὐτοῦ μικραίνει τήν ἀπαιτούμενη ζώνη συχνοτήτων γιά τήν ἔκπομπή ἐνός ἔγχρωμου προγράμματος, καί ἔτσι ἀπλοποιοῦνται οἱ συσκευές ἔκπομπῆς καί λήψεως.

13.6 Τά σήματα χρωμικότητας.

Εἴπαμε ὅτι γιά τή μετάδοση τῆς χρωμοπληροφορίας χρησιμοποιοῦνται μόνο τά σήματα E_R καί E_B , ἐνῶ τό σῆμα E_G ἀναπαράγεται στό δέκτη. Στήν πράξη δέν ἔκπεμπονται τά ἴδια τά σήματα E_R καί E_B , ἀλλά οἱ λεγόμενες «χρωμοδιαφορές» $E_{R-\gamma}$ καί $E_{B-\gamma}$. Ή μορφοποίηση τῶν χρωμοδιαφορῶν γίνεται σέ εἰδικά κυκλώματα «μητρῶν», πού ἀφαιροῦν ἀπό τά σήματα E_R καί E_B τό σῆμα

φωτεινότητας E_Y σύμφωνα μέ τίς σχέσεις (13.4). Τά σήματα χρωμοδιαφοράς δονομάζονται καί «σήματα χρωμικότητας», έπειδή μεταφέρουν τή χρωμικότητα τῶν στοιχείων τῆς εἰκόνας, δηλαδή τό χρωμικό τόνο καί τόν κορεσμό του.

Η χρησιμοποίηση τῶν σημάτων χρωμικότητας, ἀντί τῶν σημάτων E_R καί E_B , ἐπιτρέπει τήν ἐλάττωση τῆς ὄρατότητας τῶν θορύβων πού δημιουργοῦνται ἀπό αὐτά στήν εἰκόνα. Κατά τή μετάδοση λευκῶν καί γκρίζων στοιχείων εἰκόνας, τά σήματα χρωμικότητας εἶναι μηδενικά. Κατά τήν ἑκοπομή χρωμάτων ἀσθενικοῦ κόρου, τά σήματα αὐτά εἶναι πρακτικῶς ἀσήμαντα καί ἡ παρεμβολή τους στήν θόρυβην ἐμφανίζεται ἀσθενής.

Τό τρίτο σῆμα χρωμικότητας (βλ. σχέσεις 13.4)

$$E_{G-Y} = -0,3 E_R + 0,41 E_G - 0,11 E_B \quad (13.9)$$

ἀναπαράγεται στό δέκτη ἀπό τά δύο ἄλλα, ἀφοῦ πρώτα πολλαπλασιασθοῦν μέ τούς συντελεστές 0,51 καί 0,19 (βλ. σχέση 13.6). Δηλαδή:

$$\begin{aligned} 0,51 E_{R-Y} &= 0,51 (0,7 E_R - 0,59 E_G - 0,11 E_B) = \\ &= 0,36 E_R - 0,3 E_G - 0,056 E_B \\ 0,19 E_{B-Y} &= 0,19 (-0,3 E_R - 0,59 E_G + 0,89 E_B) = \\ &= -0,057 E_R - 0,11 E_G + 0,17 E_B \end{aligned}$$

Προσθέτοντας τά δύο αὐτά σήματα, παίρνομε:

$$\begin{aligned} 0,51 E_{R-Y} + 0,19 E_{B-Y} &= 0,36 E_R - 0,3 E_G - 0,056 E_B - \\ &\quad - 0,057 E_R - 0,11 E_G + 0,17 E_B = \\ &= 0,3 E_R - 0,41 E_G + 0,11 E_B \end{aligned}$$

Συγκρίνοντας τό ἀποτέλεσμα τῆς ἀθροίσεως αὐτῆς μέ τή σχέση (13.9), βλέπομε ὅτι ίσουται μέ $-E_{G-Y}$. Μέ άναστροφή τῆς φάσεως τοῦ τελευταίου σήματος ἔχομε τό σήμα E_{G-Y} τῆς σχέσεως (13.9).

Τέλος, προσθέτοντας τό κάθε σῆμα χρωμικότητας στό σῆμα φωτεινότητας, παίρνομε τά σήματα τῶν τριῶν βασικῶν χρωμάτων:

$$E_Y + E_{R-Y} = E_R, \quad E_Y + E_{G-Y} = E_G$$

$$\text{καί } E_Y + E_{B-Y} = E_B.$$

Η τελευταία σύνθεση γίνεται σέ μιά «μήτρα» τοῦ δέκτη, ἡ ὁποία μπορεῖ νά εἴται καί ὁ ἴδιος ὁ ἔγχρωμος εἰκονογράφος.

13.7 Τό σύνθετο ἔγχρωμο σῆμα.

Τά συστήματα ἔγχρωμης τηλεοράσεως πρέπει νά ἔχουν τή δυνατότητα λήψεως χρωματιστῶν εἰκόνων μέ τούς ύπάρχοντες ἀσπρόμαυρους δέκτες, χωρίς καμιά μεταποίησή τους, σέ ἀσπρόμαυρη βέβαια μορφή. Καί ἀντίθετα, νά ἔχουν τή δυνατότητα λήψεως ἀσπρόμαυρων εἰκόνων μέ τούς ἔγχρωμους δέκτες, ἐννοεῖται σέ ἀσπρόμαυρη μορφή. Τά ἀσπρόμαυρα καί ἔγχρωμα τηλεοπτικά συστήματα, πού ἔ-



χουν αύτές τίς δυνατότητες, λέγονται «συμβιβασμένα». Γιά νά έξασφαλισθεῖ ἡ «συμβιβαστότητα» θά πρέπει:

α) Τά χαρακτηριστικά ἐνός συστήματος ἔγχρωμης τηλεοράσεως, δηλαδή ὁ ἀριθμός τῶν γραμμῶν, ἡ συχνότητα σαρώσεως πλαισίων, ἡ ζώνη συχνοτήτων τοῦ σήματος εἰκόνας, ἡ διαφορά μεταξύ τῶν φερουσῶν συχνοτήτων εἰκόνας καὶ ἥχου κ.ἄ., νά εἶναι ἵδια μέ τά ἀντίστοιχα χαρακτηριστικά τῆς ἀσπρόμαυρης τηλεοράσεως.

β) Τό πλήρες τηλεοπτικό σῆμα τοῦ συστήματος τῆς ἔγχρωμης τηλεοράσεως νά περιέχει ὅλα τά στοιχεία τοῦ πλήρους τηλεοπτικοῦ σήματος τοῦ συστήματος τῆς ἀσπρόμαυρης τηλεοράσεως.

γ) Τά στοιχεία τοῦ πλήρους τηλεοπτικοῦ σήματος πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν ἀπεικόνιση τῆς χρωμοπληροφορίας νά μή δημιουργοῦν Θορύβους στήν ὄθόνη τοῦ ἀσπρόμαυρου δέκτη κατά τή λήψη ἔγχρωμων προγραμμάτων.

Γιά τήν ίκανοποίηση τῆς πρώτης συνθήκης τῆς συμβιβαστότητας πρέπει τά σήματα χρωμικότητας νά μεταδοθοῦν μέσα ἀπό τό κοινό φάσμα συχνοτήτων τοῦ σήματος φωτεινότητας. Ἀπό τήν ἀσπρόμαυρη τηλέδραση ξέρομε ὅτι τό σήμα φωτεινότητας ἀπασχολεῖ τή ζώνη ἀπό 0 ὡς 5 MHz. Ἡ ἐνέργεια τοῦ σήματος φωτεινότητας κατανέμεται σέ ἑννα ἀσυνεχές φάσμα συχνοτήτων μέ μορφή ἐνεργειακῶν ζωγῶν [σχ. 13.7 (a)]. Μεταξύ τῶν γειτονικῶν ἐνεργειακῶν ζωγῶν τοῦ φάσματος πα-

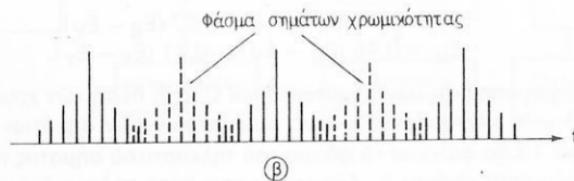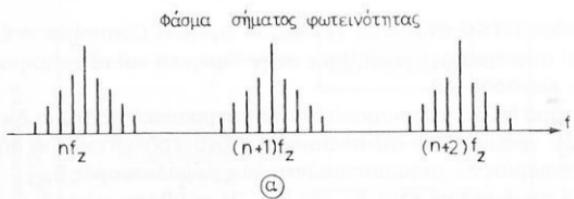

Σχ. 13.7.

Ἀνάμιξη φασμάτων φωτεινότητας καὶ χρωμικότητας.

ραμένουν ἐλεύθερα τμήματα. Τά ἐνδιάμεσα αύτά ἀσυμπλήρωτα τμήματα τοῦ φάσματος τοῦ σήματος φωτεινότητας χρησιμοποιοῦνται γιά τήν τοποθέτηση τοῦ φάσματος τῶν χρωμοσημάτων [σχ. 13.7 (β)].

Γιά νά γίνει αὐτό τό «μπλέξιμο» τῶν σημάτων φωτεινότητας καὶ χρωμικότητας, πρέπει τά σήματα χρωμικότητας νά διαμορφώσουν μιά «χρωμοφέρουσα». Ἡ συχνότητα τῆς χρωμοφέρουσας πρέπει νά εἶναι περιττή, ἀρμονική τῆς ἡμισυχνότητας τῶν γραμμῶν. Δηλαδή:

$$f_{xp} = (2n + 1) \frac{f_z}{2} \quad (13.10)$$

όπου η άκεραιος άριθμός.

Στήν περίπτωση αύτή η χρωμοφέρουσα f_{xp} μέ τίς άρμονικές της τοποθετεῖται άκριβώς στή μέση μεταξύ των γειτονικών άρμονικών τής f_z [σχ. 13.7 (β)]. Έπομένως καί τά δύο σήματα άπασχολοῦν τήν ίδια ζώνη συχνοτήτων καί έτσι ικανοποιεῖται η πρώτη συνθήκη τής συμβιβαστότητας πού είναι καί η βασικότερη.

Στή συνέχεια, τό παραπάνω σύνθετο σήμα άφού συμπληρωθεῖ μέ τούς διάφορους παλμούς συγχρονισμού καί άμαυρώσεως, διαμορφώνει τήν τελική φέρουσα τού πομπού ή όποια καί άκτινοβολεῖται.

Στήν πορεία τής έξελίξεως τής έγχρωμης τηλεοράσεως δοκιμάσθηκαν πολλά συστήματα καί παραλλαγές ώσπου νά λυθεῖ τό πρόβλημα τής συμβιβαστότητας μέ σσο τό δυνατόν άπλουστερους καί οίκονομικότερους τρόπους. Σήμερα ύπάρχουν τρία συμβιβασμένα συστήματα έγχρωμης τηλεοράσεως: τό NTSC, τό PAL καί τό SECAM. Στίς έπομενες παραγράφους θά δώσομε τίς άρχες λειτουργίας τών συγχρόνων αύτών συστημάτων.

13.8 Τό σύστημα NTSC.

Τό σύστημα NTSC (National Television System Committe = έθνική έπιτροπή τηλεοπτικού συστήματος) γεννήθηκε στήν Αμερική καί τό χρησιμοποιούν άκομη ή Ιαπωνία, δ Καναδάς κ.ά.

Στό σύστημα NTSC χρησιμοποιεῖται τό άμερικανικό πρότυπο διερευνήσεως τής είκονας (525 γραμμές καί 30 πλαίσια στό δευτερόλεπτο). Γιά τή μετάδοση τής χρωμοπληροφορίας δέ χρησιμοποιούνται οι χρωμοδιαφορές $E_R - Y$ καί $E_B - Y$, άλλα οι γραμμικοί συνδυασμοί τους E_J καί E_Q . Ή σύνθετη τών νέων χρωμοσημάτων είναι:

$$\begin{aligned} E_J &= 0,74 (E_R - E_Y) - 0,27 (E_B - E_Y) \\ E_Q &= 0,48 (E_R - E_Y) + 0,41 (E_B - E_Y) \end{aligned}$$

Μέ τή χρησιμοποίηση τών σημάτων J καί Q , στή θέση τών χρωμοδιαφορῶν $R - Y$ καί $B - Y$, περιορίζεται ή ζώνη συχνοτήτων τών σημάτων χρωμικότητας.

Στό σχήμα 13.8α φαίνεται τό φάσμα τού τηλεοπτικού σήματος τού συστήματος NTSC. Ή φέρουσα είκονας f_e διαμορφώνεται κατά πλάτος άπο τό σήμα φωτεινότητας E_Y . Μέσα στό φάσμα τού σήματος φωτεινότητας, πού άπασχολεῖ ζώνη 4,2 MHz, τοποθετεῖται η χρωμοφέρουσα f_{xp} . Γιά τήν τοποθέτηση τής χρωμοφέρουσας στό άνωτερο τμήμα τού φάσματος, ώστε νά άποκλεισθούν οι άμοιβαιοι θόρυβοι τού σήματος φωτεινότητας καί τών σημάτων χρωμικότητας, έκλεχθηκε $n = 227$ (βλ. σχέση 13.10), όπότε μέ:


$$f_z = Z \cdot f_n = 525 \times 30 = 15.750 \text{ Hz}$$

ἔχομε:

$$f_{xp} = (2.227 + 1) \frac{15.750}{2} = 3,58 \text{ MHz.}$$


Η χρωμοφέρουσα τών 3,58 MHz (γιά τήν άκριβεια 3,579545 MHz) διαμορφώνεται από τά σήματα E_J και E_Q . Τό σήμα E_J έκπεμπεται μέ πλάτος χρωμικού φάσματος 1,4 MHz και μερική άποκοπή τής έπάνω πλευρικής ζώνης. Τό σήμα E_Q έκπεμπεται μέ πλάτος 0,6 MHz και μέ δύο πλευρικές ζώνες.

Γιά τήν έκπομπή τών δύο σημάτων E_J και E_Q μέ μιά χρωμοφέρουσα χρησιμοποιείται ή «τετραγωνική διαμόρφωση πλάτους» (Quadratur Amplitude Modulation ή QAM).

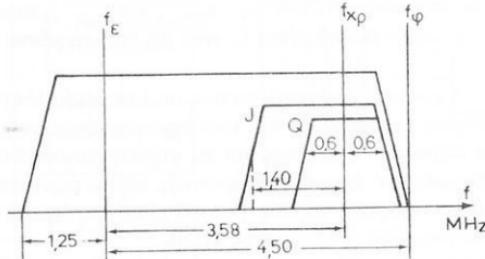

Σχ. 13.8α.

Φάσμα τηλεοπτικού σήματος τοῦ συστήματος NTSC.

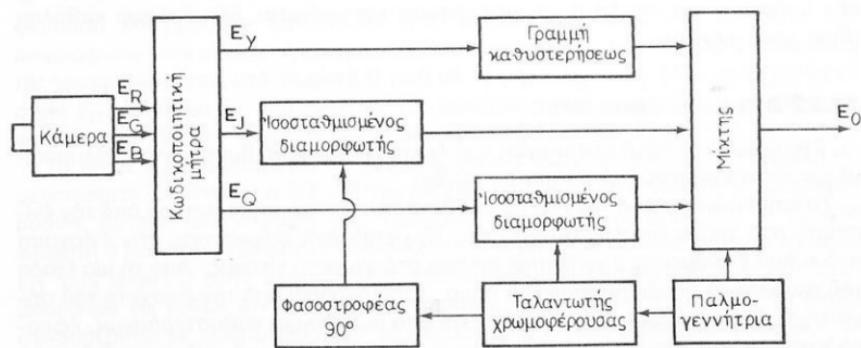

Σχ. 13.8β.

Άπλοποιημένο διάγραμμα πομπού τοῦ συστήματος NTSC.

13.8.1 Διάγραμμα πομποῦ NTSC.

Τό άπλοποιημένο διάγραμμα τοῦ πομποῦ τοῦ συστήματος NTSC φαίνεται στό σχήμα 13.8β. Τά σήματα E_R , E_G και E_B , πού άντιστοιχούν στίς τρεῖς χρωμοδιαχωρισμένες εικόνες, άπο τήν έξοδο τοῦ είκονολόγητη φθάνουν σέ μια «κωδικοποιητική μήτρα». Στή μήτρα αύτή τά τρία βασικά σήματα μορφοποιούνται σέ σήμα φωτεινότητας E_Y και σέ δύο σήματα χρωμικότητας E_J και E_Q .

Από τήν έξοδο τής κωδικοποιητικής μήτρας τό σήμα E_Y φθάνει στό μίκτη μέσα από μιά γραμμή καθυστερήσεως. Τά σήματα E_Q και E_J φθάνουν στούς ίσοσταθ-

μισμένους διαμορφωτές Q και J. Τό σήμα E_Q διαμορφώνει τή χρωμοφέρουσα $f_{χρ}$ πού φθάνει στό διαμορφωτή Q κατευθείαν άπό τόν ταλαντωτή τών 3,58 MHz. Τό άλλο σήμα E_J διαμορφώνει τήν ίδια χρωμοφέρουσα πού φθάνει στό διαμορφωτή J άφού περάσει άπό τό φασοστροφέα και μεταποιηθεῖ κατά 90°. "Ετσι στήν έξοδο τών διαμορφωτών έμφανιζονται δύο σήματα πού διαφέρουν μεταξύ τους κατά 90° (βρίσκονται σέ τετράγωνο). Από τά σήματα αυτά άπουσιάζει ή χρωμοφέρουσα ή όποια καταπνίγεται στούς ισοσταθμισμένους διαμορφωτές.

Στή συνέχεια, οι τρεις συνιστώσες E_Y , $E_{χρ} . J$ και $E_{χρ} . Q$ συνδυάζονται στό μίκτη γιά νά σχηματίσουν τό τελικό σήμα E_o πού θά διαμορφώσει τή φέρουσα είκονας τοῦ πομποῦ.

Σημειώνομε ότι ή γραμμή καθυστερήσεως πού παρεμβάλλεται στό δρόμο τού σήματος φωτεινότητας έξασφαλίζει τήν ταυτόχρονη έφαρμογή τών τριών σημάτων στό μίκτη. Τό σήμα φωτεινότητας και τά σήματα χρωμικότητας άκολουθουν διαφορετικές διαδρομές και έχουν διαφορετικές καθυστερήσεις.

Τελειώνοντας άς άναφέρομε τά δύο βασικά πλεονεκτήματα τής τετραγωνικής διαμορφώσεως πλάτους τοῦ συστήματος NTSC.

— Ή κατάπινη τής χρωμοφέρουσας καταργεῖ τήν κύρια πηγή παρεμβολής πού δημιουργεῖται άπό τή συμβολή τής χρωμοφέρουσας τών 3,58 MHz μέ τήν ύπενδιάμεση συχνότητα ήχου τών 4,5 MHz.

— Κατά τήν έκπομπή μόνο τοῦ άσπρομαυρου σήματος E_Y , τά σήματα E_J και E_Q δέν ύπάρχουν και έπειδή ή χρωμοφέρουσα καταπνίγεται, δέν ύπάρχει καθόλου σήμα χρωμικότητας.


13.8.2 Διάγραμμα δέκτη NTSC.

Έξετάζομε τήν άρχη λειτουργίας τοῦ δέκτη NTSC μέ τή βοήθεια τοῦ άπλοποιημένου διαγράμματος τοῦ σχήματος 13.8γ.

Τό λαμβανόμενο άπό τήν κεραία σύνθετο τηλεοπτικό σήμα үστερά άπό τήν ένισχυση στό τμήμα ύψηλής συχνότητας, τή μεταλλαγή συχνότητας, τήν ένισχυση στό τμήμα ένδιάμεσης συχνότητας φθάνει στό φωρατή είκόνας. Από τή μία έξοδο τοῦ φωρατή τό άποδιαμορφωμένο σήμα, άφου περάσει άπό τόν ένισχυτή τού σήματος Y, άπό τό φίλτρο 0 – 4,5 MHz και άπό μία γραμμή καθυστερήσεως, έφαρμόζεται στίς καθόδους (συνδεσμολογήμένες παράλληλα) τοῦ τριδεσμικοῦ έγχρωμου είκονογράφου. Ή γραμμή καθυστερήσεως έχει τήν ίδια σημασία μ' έκείνη τής άντιστοιχης τοῦ τμήματος έκπομπής.

Από τή δεύτερη έξοδο τοῦ φωρατή τό σήμα δόηγεται σ' ένα συντονισμένο ένισχυτή όπου καταπνίγονται όλες οι συνιστώσες τοῦ τηλεοπτικοῦ φάσματος έκτός άπό έκείνες πού βρίσκονται στήν περιοχή άπό 2 ώς 4,2 MHz. Στήν περιοχή αύτή είναι τοποθετημένο τό φάσμα συχνοτήτων τοῦ σήματος χρωμικότητας.

Τό διαχωρισμένο τώρα χρωμόσημα φθάνει σέ δύο «συγχρονοφωρατές» τών σημάτων E_Q και E_J . Στίς δύο εισόδους τών συγχρονοφωρατών έφαρμόζεται ταυτόχρονα τό άθροισμα $E_Q + E_J$ πού πρέπει νά διαχωρισθεῖ σέ ένα σήμα E_Q και σέ ένα σήμα E_J . Γιά νά γίνει αύτός διαχωρισμός πρέπει νά έφαρμοσθούν στούς φωρατές και οι τάσεις τής χρωμοφέρουσας πού καταπνίχθηκε στόν πομπό. "Ενας τοπικός ταλαντωτής άναπαράγει τή χρωμοφέρουσα στό δέκτη και τάσεις πού διαφέρουν μεταξύ τους κατά 90° έφαρμόζονται στούς συγχρονοφωρατές. Ή χρωμο-

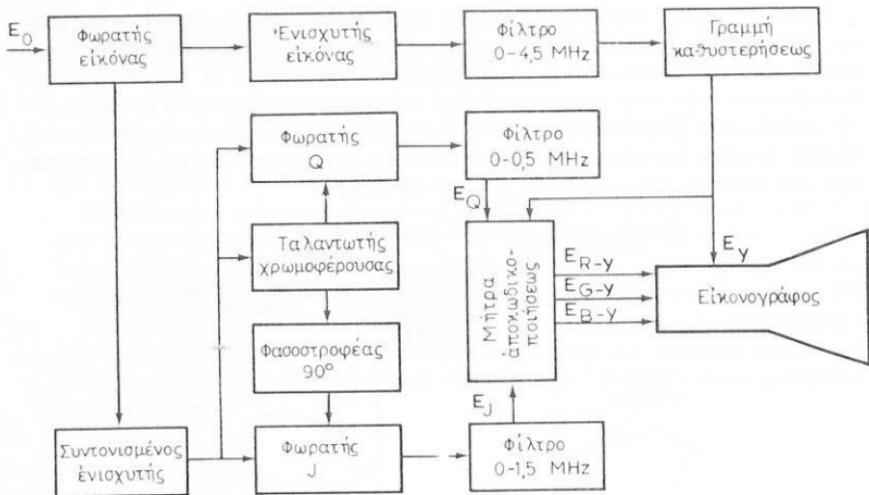

Σχ. 13.8γ.

'Απλοποιημένο διάγραμμα δέκτη NTSC.

φέρουσα έφαρμόζεται κατευθείαν στό φωρατή Q, όπως και τό σήμα E_Q διαμόρφωσε κατευθείαν τή χρωμοφέρουσα στόν πομπό. Ή κατευθείαν έφαρμογή τής χρωμοφέρουσας στό φωρατή Q μαζί μέ τό σήμα $E_Q + E_J$ δίνει στήν έξοδο τό σήμα E_Q . Τό σήμα E_J πού φέρεται στή μετατοπισμένη κατά 90° χρωμοφέρουσα καταπνίγεται άπό τό φωρατή Q καί δέν έμφανίζεται στήν έξοδο του.

Τό σήμα E_J διαμορφώνει τή χρωμοφέρουσα στόν πομπό, άφοϋ ή τελευταία μετατοπισθεῖ πρώτα κατά 90° . Τό ίδιο άκριβως γίνεται καί στό δέκτη. Ή χρωμοφέρουσα, ύστερα άπό στροφή 90° , έφαρμόζεται μαζί μέ τό σήμα $E_Q + E_J$ στό φωρατή J καί στήν έξοδό του έμφανίζεται τό σήμα E_J ένω καταπνίγεται τό σήμα E_Q πού φέρεται στήν άμετατόπιστη φασικά χρωμοφέρουσα τού πομπού. "Ετσι μπορούμε νά πούμε ότι οι συγχρονοφωρατές καταπνίγουν τά σήματα, τά όποια συνδυάζονται μέ χρωμοφέρουσες πού έχουν μεταξύ τους φασική διαφορά 90° , ένω άναδεικνύουν τά σήματα πού συνδυάζονται μέ συμφασικές χρωμοφέρουσες.


Τά σήματα E_Q καί E_J πού λαμβάνονται άπό τίς έξόδους τών φωρατών δόηγουνται στήν «άποκωδικοποιητική μήτρα» μέσα άπό φίλτρα ζώνης. Έδω φθάνει καί τό σήμα φωτεινότητας E_Y άπό τή γραμμή καθυστερήσεως. Στήν έξοδο τής μήτρας έμφανίζονται τά σήματα E_{R-Y} , E_{G-Y} καί E_{B-Y} τά όποια έφαρμόζονται στά τρία δόηγα πλέγματα τού τριδεσμικού είκονογράφου. Στήν περίπτωση αύτή ό είκονογράφος έργαζεται ώς συνθετική μήτρα, δηλαδή μεταξύ τών καθόδων καί τών δόηγων πλεγμάτων του δημιουργούνται τά σήματα τών τριών βασικών χρωμάτων:

$$(E_{R-Y}) + E_Y = E_R,$$

$$(E_{G-Y}) + E_Y = E_G \text{ καί}$$

$$(E_{B-Y}) + E_Y = E_B$$

Γιά νά μήν έχομε παραμορφώσεις στό χρωματικό τόνο τῶν στοιχείων τῆς είκονας, ή φάση τῆς χρωμοφέρουσας στό δέκτη δέν πρέπει νά άποκλίνει περισσότερο από 5° από τήν καταπνιγμένη χρωμοφέρουσα στόν πομπό. Γ' αύτόν τό σκοπό φορτώνονται στόν πίσω μαύρο άμαυρωτικοῦ παλμοῦ γραμμῶν 8 – 12 περίοδοι τῆς χρωμοφέρουσας πού συγκροτοῦν τό λεγόμενο «σῆμα burst» (σχ. 13.8δ). Τό σῆμα burst ξεχωρίζεται στό δέκτη καί χρησιμοποιεῖται γιά τό συγχρονισμό τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτῆ τῆς χρωμοφέρουσας.

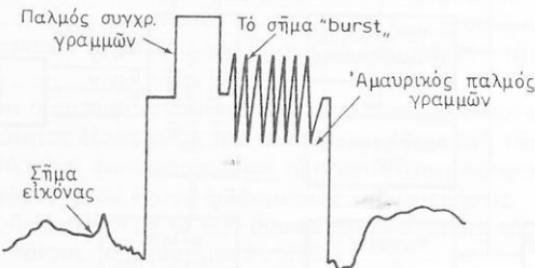

Σχ. 13.8δ.

Μορφή τοῦ σήματος χρωμοσυγχρονισμοῦ τοῦ συστήματος NTSC.

13.9 Τό σύστημα PAL.

Τό σύστημα PAL (Phase Alteration Line = μεταλλαγή φάσεως από γραμμή σέ γραμμή) έμφανισθηκε στή Δυτική Γερμανία καί έγινε άποδεκτό από τίς περισσότερες χώρες τῆς Δυτικῆς Εύρωπης.

Τό σύστημα PAL έλαχιστα διαφέρει από τό σύστημα NTSC. Καί έδω χρησιμοποιεῖται ή τετραγωνική διαμόρφωση τῆς χρωμοφέρουσας από τά σήματα τῆς χρωμικότητας. Γιά τήν άπομάκρυνση δύμως τῶν φασικῶν παραμορφώσεων (ή έμφανιση φασικῶν παραμορφώσεων είναι τό βασικό μειονέκτημα τοῦ NTSC) ή φάση τῆς χρωμοφέρουσας τοῦ ένός σήματος χρωμικότητας μεταβάλλεται από γραμμή σέ γραμμή. Σ' αύτό διφέλεται καί ή όνομασία τοῦ συστήματος.

Στό σύστημα PAL τά σήματα $E_R - Y$ καί $E_B - Y$ (στήν άρχη χρησιμοποιήθηκαν στό PAL τά σήματα J καί Q, άλλα διαπιστώθηκε θή διατίσθιση τῆς είκονας ήταν άσήμαντη) διαμορφώνουν τή χρωμοφέρουσα κατά πλάτος μέ τή μέθοδο τῆς τετραγωνικῆς διαμορφώσεως. Ή φάση δύμως τῆς χρωμοφέρουσας πού προορίζεται γιά τήν έκπομπή τοῦ σήματος $E_R - Y$ μεταβάλλεται από γραμμή σέ γραμμή κατά 180° . Στό δέκτη γίνεται μιά καθυστέρηση τοῦ σήματος τῆς προηγούμενης γραμμῆς γιά όσο χρόνο χρειάζεται νά φθάσει καί τό σήμα τῆς έπόμενης γραμμῆς. Στή συνέχεια, τά δύο σήματα προσθέτονται. Ή πρόσθεση αύτή έπιτρέπεται νά γίνει, άφοῦ τά σήματα δύο γειτονικῶν γραμμῶν δέν έχουν πρακτικῶς χρωματική διαφορά μεταξύ τους.

Η χρωμοφέρουσα στό σύστημα PAL ύπολογίζεται από τή σχέση:

$$f_{xp} = \left(n - \frac{1}{4} \right) f_z + \frac{f_{\pi}}{2}$$

όπου έκλεχθηκε $n = 284$.


Mέ $f_z = 15625$ Hz και $f_n = 50$ Hz έχομε:

$$f_{xp} = \left(284 - \frac{1}{4}\right) 15625 + \frac{50}{2} = 4,43 \text{ MHz}$$

(για την άκριβεια $4,43361875$ MHz).

Τό φάσμα τού τηλεοπτικού σήματος τού PAL φαίνεται στό σχήμα 13.9a. Τό φάσμα τών χρωμοδιαφορών R - Y και B - Y έπιπρέπεται νά έχει πλάτος $\pm 1,3$ MHz. Στήν πράξη ομως κόβεται λίγο ή έπάνω πλευρική ζώνη και έτσι μπορεῖ νά γίνει ή παρεμβολή του στό φάσμα τῆς άσπρομαυρης τηλεοράσεως γιά τό πρότυπο CCIR.

Σημειώνομε δηι για τό συγχρονισμό τού ταλαντωτή τῆς χρωμοφέρουσας στό δέκτη και για τή ρύθμιση τῆς πολικότητας μεταλλαγῆς τῶν γραμμῶν μορφοποιεῖται στόν πομπό και έκπεμπεται τό ειδικό σήμα burst τού όποιου ή φάση μεταβάλλεται κατά $\pm 45^\circ$.

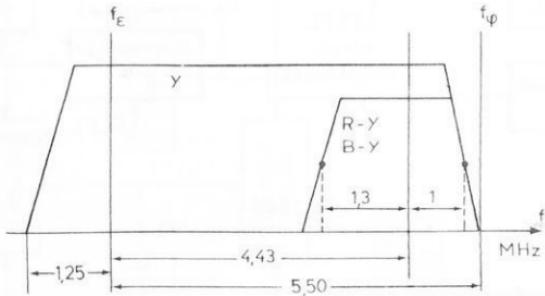

Σχ. 13.9a.
Φάσμα τηλεοπτικού σήματος τού συστήματος PAL.

13.9.1 Ή κωδικοποίηση στό PAL.


“Ενα άπλοποιημένο διάγραμμα κωδικοποιητή τού συστήματος PAL πού έξηγει τήν άρχη σηματισμού τού όλικου σήματος φαίνεται στό σχήμα 13.9β.

Ο κωδικοποιητής PAL άποτελείται από τόν ταλαντωτή τῆς χρωμοφέρουσας μέ συχνότητα $4,43$ MHz, από τή μήτρα πού συνθέτει τά βασικά χρώματα R,G και B και παράγει τά σήματα R - Y, B - Y και Y, από δυό διαμορφωτές και από τόν άθροιστή.

Η ταλάντωση τῆς χρωμοφέρουσας έφαρμόζεται στό διαμορφωτή B - Y μέσα από φασοστροφέα 90° και στό διαμορφωτή R - Y ή κατευθείαν ή μέσα από φασοστροφέα 180° . Η μεταλλαγή τῆς φάσεως τῆς χρωμοφέρουσας πραγματοποιεῖται μέ τή βοήθεια ήλεκτρονικού μεταλλάκτη ό όποιος ρυθμίζεται από ειδικούς παλμούς μεταλλαγῆς μέ τή συχνότητα τῶν γραμμῶν. Η μεταλλαγή γίνεται μέ τέτοιο τρόπο, ώστε στή διάρκεια έκπομπής μιᾶς γραμμῆς ή φάση τῆς χρωμοφέρουσας νά είναι μηδενική και στή διάρκεια τῆς έπομενης γραμμῆς 180° .

Η διαμόρφωση τῆς χρωμοφέρουσας μέ τά σήματα R - Y και B - Y γίνεται όπως

καί στόν κωδικοποιητή τού συστήματος NTSC. Τά διαμορφωμένα χρωμοσήματα καί τό σήμα Y συνδυάζονται στόν άθροιστή καί δίνουν τό σήμα E_0 πού θά διαμορφώσει τελικά τή φέρουσα τού πομπού.

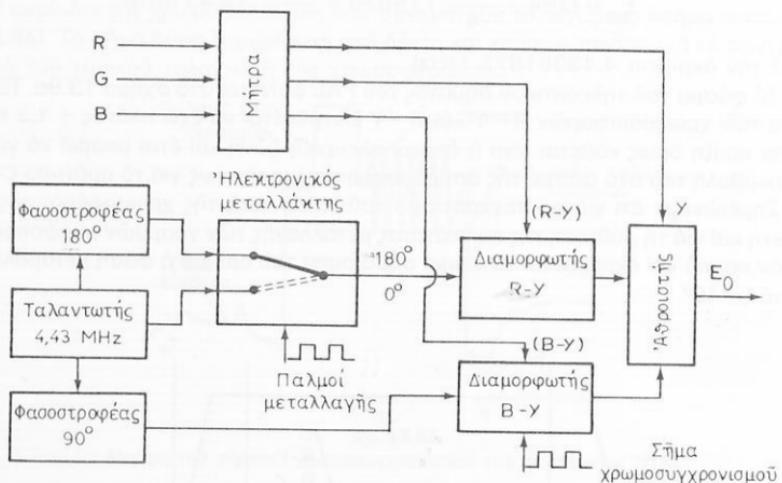

Σχ. 13.9β.
Κωδικοποιητής συστήματος PAL.

13.9.2 Η άποκωδικοποίηση στό PAL.


Η βασικότερη διάταξη τού δέκτη PAL, όπως καί κάθε έγχρωμου δέκτη, είναι ο άποκωδικοποιητής τού όποιου τό διάγραμμα φαίνεται στό σχήμα 13.9γ.

Τό σήμα, ύστερα άπό τόν ένισχυτή είκόνας, φθάνει σέ ένα φίλτρο ζώνης με τό όποιο γίνεται ο διαχωρισμός τών σημάτων χρωμικότητας. Τά τελευταία αύτά σήματα άδηγούνται στούς συγχρονοφωρατές R - Y καί B - Y μέσα άπό βαθμίδες άθροίσεως καί άφαιρέσεως πού συνθέτουν τά σήματα δύο γειτονικών γραμμών. Στούς φωρατές φθάνει έπισης καί τό σήμα μέ συχνότητα 4,43 MHz άπό τόν ταλαντωτή τής χρωμοφέρουσας. Ή φάση τού υπόματος τής χρωμοφέρουσας πού έφαρμόζεται στό φωρατή B - Y στρέφεται πρώτα κατά 90°. Ή φάση τού ίδιου σήματος στό φωρατή R - Y μεταβάλλεται περιοδικά κατά 180° άπό γραμμή σέ γραμμή μέ τή βοήθεια τού μεταλλάκτη.

Η μεταλλαγή τής φάσεως τού σήματος στό φωρατή R - Y πρέπει νά γίνεται συμφασικά μέ τή μεταλλαγή τής φάσεως τής χρωμοφέρουσας στό διαμορφωτή R - Y τού κωδικοποιητή. Γιά τήν έπιτυχία τής συμφασικότητας τής μεταλλαγής αύτής έφαρμόζονται στό μεταλλάκτη οι είδικοι συγχρονιστικοί παλμοί τού χρώματος.

13.10 Τό σύστημα SECAM.

Τό σύστημα SECAM (Sequence de Couleurs Avec Mémoire = διαδοχή χρωμά-

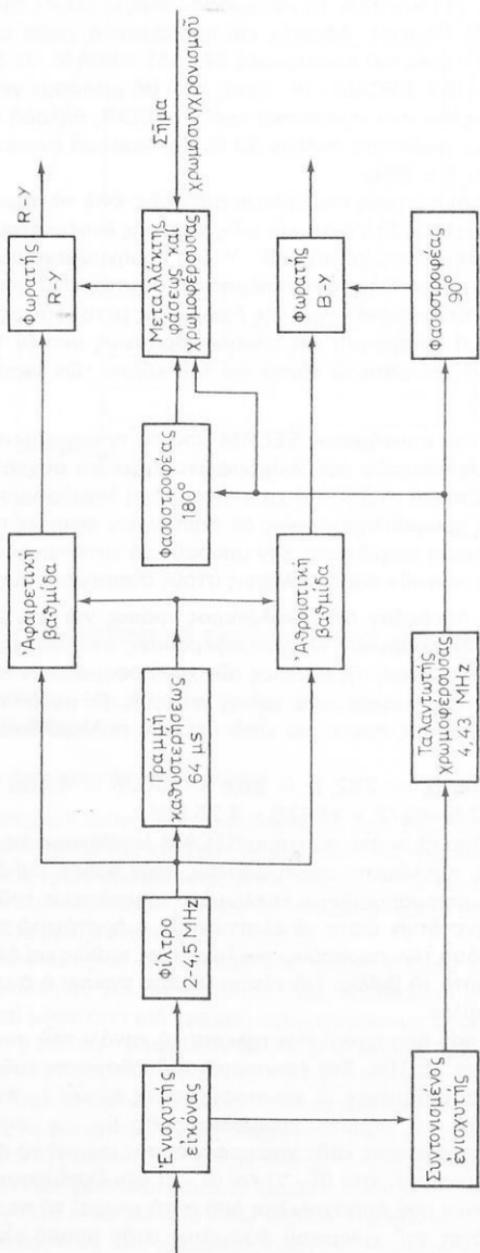

Σχ. 13.9γ.
Διάγραμμα άποκωδικοποιητή του δέκτη PAL.

των μέ μνήμη) έχει πατρίδα τή ΓΑΛΛΙΖΑ. Τό έφάρμοσαν όλες οι χώρες της Ανατολικής Εύρωπης, μερικές της Βόρειας Αφρικής και πρόσφατα ή χώρα μας.

Υπάρχουν μερικές παραλλαγές του συστήματος SECAM: SECAM - II, SECAM - III, SECAM - IIIA, SECAM - IIIB, SECAM - IV. Έμεις έδω θά μιλήσουμε για ένα σύστημα SECAM προσαρμοσμένο στό τηλεοπτικό πρότυπο CCIR, δηλαδή στό πρότυπο πού έχει 625 γραμμές, συχνότητα πεδίων 50 Hz και διαφορά φερουσῶν συχνοτήτων είκονας και ήχου 5,5 MHz.

Στό SECAM τό σήμα φωτεινότητας έκπεμπεται συνεχῶς, ένω τά σήματα χρωμικότητας έκπεμπονται διαδοχικά. Στή διάρκεια μιᾶς γραμμῆς έκπεμπεται τό σήμα R - Y και στή διάρκεια της έπόμενης, τό σήμα B - Y. Στά προηγούμενα συστήματα (NTSC και PAL) τά σήματα χρωμοδιαφορᾶς έκπεμπονται ταυτόχρονα όπως και τό σήμα φωτεινότητας. Τό βασικό πλεονέκτημα τής διαδοχικῆς μεταδόσεως τῶν σημάτων χρωμικότητας είναι ή κατάργηση τής άλληλεπιδράσεως μεταξύ τους πού δημιουργεῖ παραποίηση τού χρωματικοῦ τόνου και τού κόρου τῶν μεταφερομένων στοιχείων τής είκονας.

Άλλη βασική διαφορά τού συστήματος SECAM άπό τά προηγούμενα είναι ή χρησιμοποίηση δύο χρωμοφερουσῶν πού διαμορφώνονται κατά συχνοτήτη από τά σήματα χρωμικότητας. Έπειδή τό SECAM χρησιμοποιεῖ τή διαμόρφωση συχνότητας γιά τή μετάδοση τής χρωμοπληροφορίας δέ δημιουργεῖ φασικές παραμορφώσεις. Όμως μέ διαμόρφωση συχνοτήτης δέν μπορούν νά καταπνιγοῦν οι χρωμοφέρουσες οι όποιες δημιουργοῦν παρενοχλήσεις στούς άσπρομαυρους δέκτες.


. Πολυάριθμα πειράματα άπέδειξαν οτι ο καλύτερος τρόπος γιά τήν έλάττωση τῶν παρενοχλήσεων πού δημιουργοῦν οι χρωμοφέρουσες στίς δύοντας τῶν άσπρομαυρων δεκτῶν είναι ή στροφή τής φάσεως τῶν χρωμοφερουσῶν κατά 180° στήν άρχη κάθε πεδίου και στήν άρχη κάθε τρίτης γραμμῆς. Γι' αύτόν τό λόγο ή συχνότητα κάθε χρωμοφέρουσας πρέπει νά είναι άκεραιο πολλαπλάσιο τής συχνοτήτης τῶν γραμμῶν.

Γιά τό σήμα R - Y είναι: $f_R = 282 \text{ fz} = 282 \times 15625 = 4,406 \text{ MHz}$ και γιά τό σήμα B - Y, $f_B = 272 \text{ fz} = 272 \times 15625 = 4,25 \text{ MHz}$.

Γιά τήν έλάττωση τῶν θορύβων στό σύστημα SECAM λαμβάνομε διάφορα μέτρα. Χρησιμοποιούνται π.χ. κυκλώματα προεμφάσεως στόν πομπό και άποεμφάσεως στό δέκτη. Άκομη, χρησιμοποιούνται κυκλώματα συμπιεσεως τού πλάτους τῶν χρωμοφερουσῶν συχνοτήτων ώστε νά έλαττώνεται ή δρατότητά τους στήν άσπρομαυρη είκονα. Ή δράση τῶν παραπάνω κυκλωμάτων, καθώς και άλλων, δέν μπορεῖ νά περιγραφεῖ αύτό τό βιβλίο. Γιά τέτοια θέματα πρέπει ο άναγνώστης νά καταφύγει σέ ειδικά βιβλία.

Τό φάσμα συχνοτήτων πού άπασχολεῖ ένα τηλεοπτικό κανάλι τού συστήματος SECAM φαίνεται στό σχήμα 13.10a. Στό έσωτερικό τού φάσματος τού σήματος φωτεινότητας E_Y είναι τοποθετημένες οι χρωμοφέρουσες f_R και f_B διαμορφωμένες κατά συχνοτήτη από τά σήματα χρωμοδιαφορᾶς E_R - Y και E_B - Y άντιστοιχως. Ή άποκλιση συχνοτήτας κάθε χρωμοφέρουσας μπορεῖ νά φθάσει τά ± 350 KHz και έπειδή τά χρωμοσήματα (R - Y) και (B - Y) δέν έκπεμπονται ταυτόχρονα, τό φάσμα συχνοτήτων πού άπασχολεῖται από αύτά μπορεῖ νά περιορισθεῖ. Στό πρότυπο CCIR τό πλάτος τού χρωματικοῦ φάσματος στόν πομπό είναι

$$\Delta_f = 2 \times 350 + 156 = 856 \text{ kHz}$$

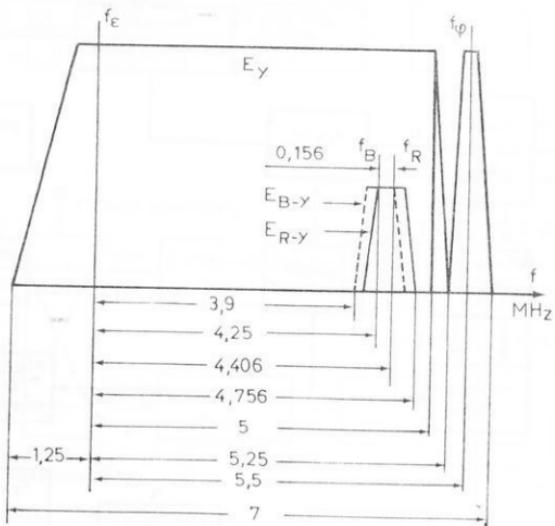

Σχ. 13.10α.


Φάσμα συχνοτήτων του συστήματος SECAM για τό πρότυπο CCIR.

η, χονδρικά, 860 kHz (σχ. 13.10α) Οι άκραιες συχνότητες του φάσματος είναι 3,9 MHz και 4,756 MHz.

13.10.1 Ό κωδικοποιητής του SECAM

Ένα άπλοποιημένο διάγραμμα κωδικοποιητή του SECAM φαίνεται στό σχήμα 13.10β. Από τήν έξοδο τής κάμερας λαμβάνονται τά σήματα E_R , E_G και E_B πού άντιστοιχούν στίς τρείς χρωμοδιαιρέμένες είκόνες R, G και B. Τά σήματα αυτά δοδούνται στήν κωδικοποιητική μήτρα όπου παράγεται τό σήμα φωτεινότητας E_Y και τά δύο σήματα χρωμικότητας E_{R-Y} και E_{B-Y} .

Τό σήμα φωτεινότητας E_Y φθάνει στό μίκτη 1 όπου συνδυάζεται μέ τούς παλμούς συγχρονισμού και άμαυρώσεως πού παράγονται στήν παλμογεννήτρια. Στή συνέχεια και μέσα άπο μιά γραμμή καθυστερήσεως έφαρμόζεται στό μίκτη 2. Τά σήματα E_{R-Y} και E_{B-Y} περνοῦν άπο ένα κύκλωμα προεμφάσεως όπου άνυψωνται οι συνιστώσες τών ύψηλοτέρων συχνοτήτων τους μέ σκοπό τήν έλάττωση τών θορύβων τού συστήματος. Υστερεά φθάνουν στόν ήλεκτρονικό μεταγωγέα ό διοποίος τά διοχετεύει μέ τή σειρά (στή διάρκεια μιᾶς γραμμῆς διοχετεύει τό σήμα E_{R-Y} , στή διάρκεια τής άλλης τό E_{B-Y} , υστερεά πάλι τό E_{R-Y} κτλ.) στό διαμορφωτή FM τών χρωμοφερουσών άφού πρώτα περάσουν μέσα άπο ένα φίλτρο μέ ζώνη 0 – 1,5 MHz και άπο έναν περιοριστή πλάτους. Τά σήματα χρωμικότητας διαμορφώνουν τίς δύο χρωμοφέρουσες (τό καθένα τή δική του) οι διοπεις στή συνέχεια άλλαζουν φάση κατά 180° περιοδικά άνα δύο γραμμές και σέ κάθε

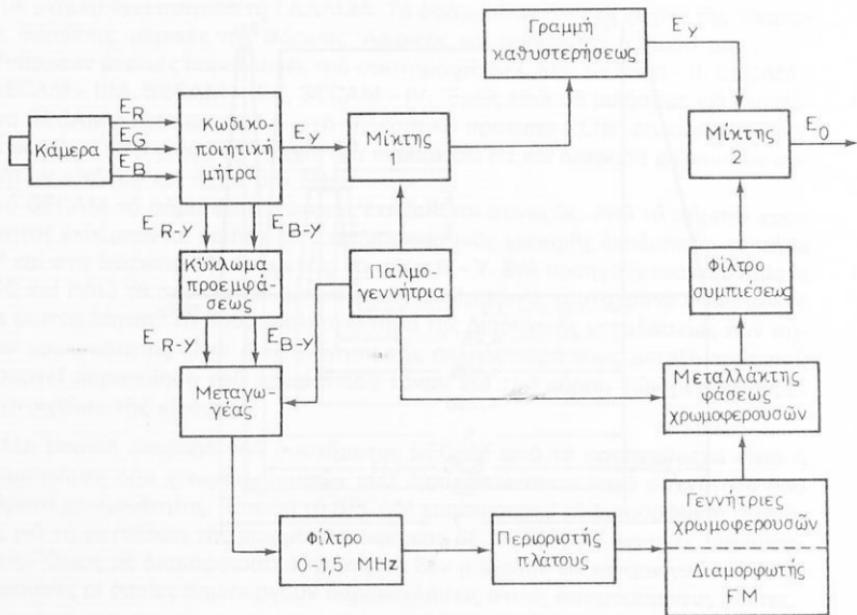


Σχ. 13.10β.
Διάγραμμα κωδικοποιητή SECAM.

έπόμενο πεδίο. Τήν άλλαγή τῆς φάσεως πραγματοποιεῖ ό είδικός μεταλλάκτης τῆς φάσεως τῶν χρωμαφέρουσῶν, τοῦ όποιου ή λειτουργία ρυθμίζεται μέ τα παλμούς πού παίρνονται ἀπό τήν παλμογεννήτρια. Στή συνέχεια, οἱ διαμορφωμένες κατά συχνότητα χρωμαφέρουσες περνοῦν ἀπό ἓνα φίλτρο συμπιέσεως καὶ φθάνουν στό μίκτη 2. Ἐδώ συνδυάζονται μέ τό σήμα φωτεινότητας καὶ μέ τά σήματα συγχρονισμοῦ καὶ ἀμαυρώσεως γιά νά σχηματισθεῖ τό σύνθετο ἔγχρωμο τηλεοπτικό σήμα E_O πού θά διαμορφώσει κατά πλάτος τήν τελική φέρουσα τοῦ πομποῦ.

13.10.2 Ό ἀποκωδικοποιητής τοῦ SECAM.

Ἄς δοῦμε τώρα τί γίνεται στό δέκτη μέ τή βοήθεια τοῦ διαγράμματος ἀποκωδικοποιήσεως (σχ. 13.10γ).

Τό ἀποδιαμορφωμένο δίλικό ἔγχρωμο τηλεοπτικό σήμα φθάνει στήν εἴσοδο ἐνός φίλτρου ζώνης πού ἀνήκει στό τμῆμα χρωμικότητας τοῦ δέκτη καὶ ταυτόχρονα μέσα ἀπό μιά γραμμή καθυστερήσεως, στήν εἴσοδο τοῦ ἐνισχυτῆ εἰκόνας τοῦ τμήματος φωτεινότητας. Στό φίλτρο ζώνης γίνεται ό διαχωρισμός τῶν διαμορφωμένων κατά συχνότητα χρωμαφέρουσῶν ἀπό τό σήμα φωτεινότητας. Οἱ χρωμαφέρουσες περνοῦν ὑστερά ἀπό ἓνα φίλτρο ἀποσυμπιέσεως (ἀντίθετο ἀπό τό φίλτρο συμπιέσεως τοῦ σχήματος 13.10β) ὅπου ἀνυψώνεται τό πλάτος τους. Στή συνέχεια, φθάνουν στήν εἴσοδο 1 τοῦ ἡλεκτρονικοῦ μεταγωγέα, ἀμεσα, καὶ στήν ε-

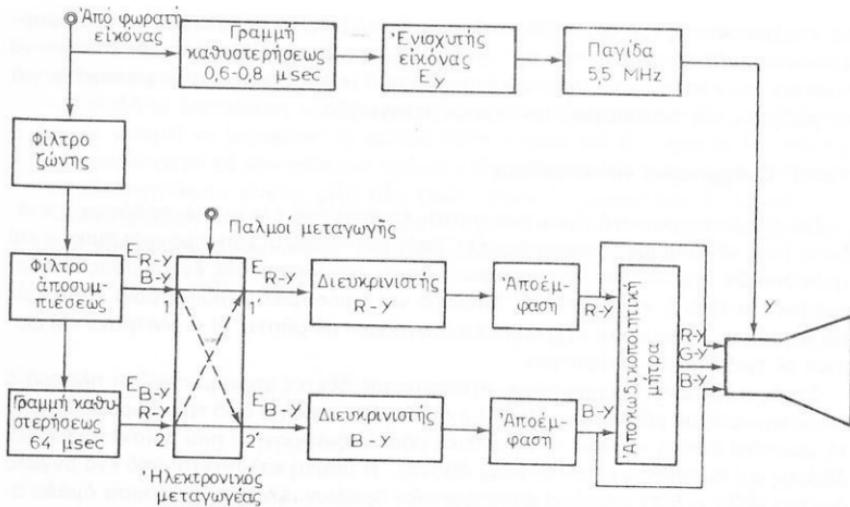

Σχ. 13.10γ.
Διάγραμμα άποκωδικοποιητή SECAM.

σοδο 2 μέσα από τη γραμμή καθυστερήσεως των 64 μsec, που είναι ή διάταξη «μνήμης» του SECAM. Ο μεταγωγέας διοχετεύει τίς χρωμοφέρουσες στούς διευκρινιστές τους όπου άναδεικνύονται τά σήματα χρωμικότητας R - Y καί B - Y. Από τίς έξοδους των διευκρινιστών τά σήματα χρωμικότητας περνοῦν από τά κυκλώματα άποεμφάσεως γιά τή διόρθωση των ύψηλότερων συχνοτήτων τους. Ήστερα οδηγούνται στήν άποκωδικοποιητική μήτρα γιά τήν παραγωγή τής χρωμοδιαφορᾶς (G - Y) καί στή συνέχεια έφαρμόζονται στόν τριδεσμικό είκονογράφο. Η διαδρομή τού σήματος φωτεινότητας Εγ είναι πιο άπλη. Τό σήμα αυτό, άφοϋ ένισχυθεὶ από τόν άντιστοιχο ένισχυτή είκόνας, περνάει από τή συνηθισμένη κυματοπαγίδα φραγμοῦ των 5,5 MHz καί έφαρμόζεται στόν είκονογράφο. Επειδή τά σήματα χρωμικότητας περνοῦν από πολλές βαθμίδες, φθάνουν στόν είκονογράφο μέ μεγαλύτερη καθυστέρηση απ' ό, τι τό σήμα φωτεινότητας. Μιά συμπληρωματική καθυστέρηση 0,6 - 0,8 μsec τού σήματος φωτεινότητας έχασφαλίζει τήν ταυτόχρονη έφαρμογή καί τών τεσσάρων σημάτων στόν είκονογράφο.


Σημειώνομε ότι ή λειτουργία τού μεταγωγέα στό δέκτη πρέπει νά είναι τέτοια, ώστε τά σήματα $E_R - Y$ καί $E_B - Y$ νά οδηγούνται πάντοτε στούς άντιστοιχους φωρατές R - Y καί B - Y άνεξάρτητα από τό πως φθάνουν στίς είσοδους τού μεταγωγέα. Γιά νά γίνει αύτό χρειάζεται ένα σήμα χρωμοσυγχρονισμοῦ, πού είδικότερα άνομάζεται σήμα **άναγνωρίσεως χρωμάτων**. Στό σύστημα SECAM, τό σήμα χρωμοσυγχρονισμοῦ μεταφέρεται μέ τή συχνότητα τών πεδίων, ύστερα από τό τέλος τών μετεξισωτικών παλμῶν, πού άκολουθοῦν τούς συγχρονιστικούς πλαισιοπαλμούς. Τό σήμα άναγνωρίσεως χρωμάτων μορφοποιεῖται στόν κωδικοποιητή καί είναι 9 - 10 «πακέτα» τής χρωμοφέρουσας, διαμορφωμένα κατά συχνότητα ά-

πό τεμαχισμένους τραπεζοειδεῖς παλμούς. Στή λήψη, τά πακέτα αύτά άποδιαμορφώνονται μαζί μέ τά σήματα $E_R - Y$ καὶ $E_B - Y$, υστερα ὀλοκληρώνονται γιά νά δώσουν ἔναν παλμό χρωμοσυγχρονισμοῦ καὶ ὁ παλμός αὐτός χρησιμοποιεῖται γιά τή ρύθμιση τῆς λειτουργίας τοῦ χρωμομεταγωγέα.

13.11 Ο ἔγχρωμος εἰκονογράφος.

Γιά τήν ἀναπαραγωγή τῆς χρωματιστῆς εἰκόνας στό δέκτη τηλεοράσεως χρειάζεται ἔνας «ἔγχρωμος εἰκονογράφος». Ὑπάρχουν μερικοί τύποι μονοδεσμικῶν καὶ τριδεσμικῶν ἔγχρωμων εἰκονογράφων. Στούς μονοδεσμικούς ἔγχρωμους εἰκονογράφους ἀνήκει ὁ «χρώματρον» (ὑπάρχει καὶ τριδεσμικός χρώματρον) καὶ στούς τριδεσμικούς ἀνήκουν οἱ ἔγχρωμοι εἰκονογράφοι μὲ μάσκα, οἱ «τρίνιτρον» καὶ φυσικά οἱ τριδεσμικοί χρώματρον.

Στούς σύγχρονους ἔγχρωμους τηλεοπτικούς δέκτες χρησιμοποιεῖται πλατειά ὁ εἰκονογράφος μὲ μάσκα (σχ. 13.11) ὁ ὅποιος ἀποτελεῖται ἀπό τρία πυροβόλα, ἀπό τή μωσαϊκή ὁθόνη καὶ ἀπό τή μεταλλική μάσκα (δάφραγμα) πού βρίσκεται μεταξύ ὁθόνης καὶ πυροβόλων (κοντά στήν ὁθόνη). Ἡ ὁθόνη καλύπτεται ἀπό ἔνα μεγάλο ἀριθμό (400 – 500 χιλιάδες) φθορίζουσῶν ὅμάδων. Κάθε φθορίζουσα ὅμάδα ἀ-

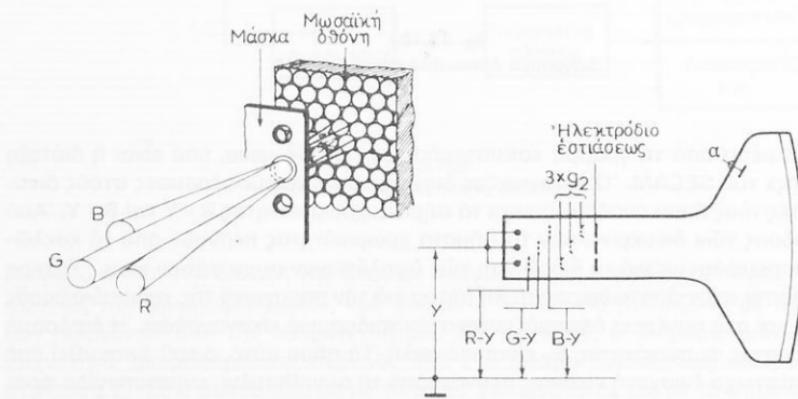

Σχ. 13.11.

Ἀρχή λειτουργίας ἔγχρωμου εἰκονογράφου μέ μάσκα.

ποτελεῖται ἀπό τρεῖς κόκκους (τριάδα κόκκων) φθορίζουσας ὑλης μέ κόκκινο, πράσινο καὶ βαθυγάλανο χρῶμα οἱ ὅποιοι ἔναι τοποθετημένοι μέ αὐστηρά καθορισμένη τάξη. Πίσω ἀπό τήν ὁθόνη (πρός τή μεριά τῶν πυροβόλων) βρίσκεται ἡ μάσκα πού ἔχει ἔναν ἀριθμό ὄπων, ἵσο μέ τόν ἀριθμό τῶν φθορίζουσῶν ὅμάδων.

Ἡ ἐνταση τῆς δέσμης κάθε πυροβόλου μεταβάλλεται ἀπό τό δικό της χρωμόσημα. Ἡ μάσκα τοποθετεῖται ἐτοι, ώστε οἱ ἡλεκτρονικές δέσμες τῶν τριῶν πυροβόλων ἀφοῦ διασταυρωθοῦν στό ἐπίπεδο τῆς μάσκας, περνοῦν μέσα ἀπό τήν ἴδια ὅπη καὶ ἡ καθεμιά πέφτει στόν κόκκο πού ἀντιστοιχεῖ στό χρῶμα της, δηλαδή: ἡ δέσμη πού διαμορφώνεται μέ τήν κόκκινη συνιστώσα τοῦ σήματος πέφτει μόνο στόν κόκκο μέ τό κόκκινο χρῶμα κτλ.

Οι τρεῖς δέσμες ἔχουν κοινό σύστημα ἀποκλίσεως καὶ ἡ διασταύρωσή τους στό ἐπίπεδο τῆς μάσκας ώστε νά περάσουν ἀπό τήν ἴδια ὅπῃ ἐπιτυγχάνεται μέ εἰδικά ἡλεκτρομαγνητικά συστήματα.

Ἐπειδή οἱ διαστάσεις τῶν κόκκων τῆς ὀθόνης εἶναι πάρα πολύ μικρές, τό μάτι μας δέ μπορεῖ νά ξεχωρίσει τό χρῶμα κάθε κόκκου καὶ ἡ ἔγχρωμη ἐντύπωση θά εἶναι ἀνάλογη μέ τό συνιστάμενο χρῶμα κάθε τριάδας. Μέ ἄλλα λόγια, στήν ὀθόνη τοῦ είκονογράφου γίνεται μίξη τῶν τριῶν βασικῶν χρωμάτων R, G καὶ B.

Ο ἔγχρωμος είκονογράφος μέ μάσκα ἔχει σύνθετη κατασκευή καὶ σχετικά μεγάλο κόστος σέ σύγκριση μέ τόν ἀσπρόμαυρο είκονογράφο.

ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΙΩΝ
τῶν δισφόρων τηλεοπτικών προτύπων

Κανάλια	'Αγγλίας		'Αμερικής		CCIR		OIRT		Γαλλίας	
	εικόνα	φωνή	εικόνα	φωνή	εικόνα	φωνή	εικόνα	φωνή	εικόνα	φωνή
1	45.00	41.50	49.25	53.75	41.25	46.75	49.75	56.25	—	—
2	51.75	48.25	55.25	59.75	48.25	53.75	59.25	65.75	52.40	41.25
3	56.75	53.25	61.25	65.75	55.25	60.75	77.25	83.75	63.30	56.15
4	61.75	58.25	67.25	71.75	62.25	67.75	85.25	91.75	65.55	54.40
5	66.75	63.25	77.25	81.75	75.25	80.75	93.25	99.75	164.00	175.15
6	179.75	176.25	83.25	87.75	182.25	187.75	175.25	181.75	173.40	162.25
7	184.75	181.25	175.25	179.75	189.25	194.75	183.25	189.75	177.15	188.30
8	189.75	186.25	181.25	185.75	196.25	201.75	191.25	197.75	186.55	175.40
9	194.75	191.25	187.25	191.75	203.25	208.75	199.25	205.75	190.30	201.45
10	199.75	196.25	193.25	197.75	210.25	215.75	207.25	213.75	199.70	188.65
11	204.75	201.25	199.25	203.75	217.25	222.75	215.25	221.75	203.45	214.60
12	209.75	206.25	205.25	209.75	—	—	223.25	229.75	212.85	201.70
13	214.75	211.25	211.25	215.75	—	—	—	—	—	—

Σημείωση. Οι συχνότητες δίνονται σέ MHz. Οι Γάλλοι έχουν και ξένα κανάλι 8A μέ συχνότητες $f_{\text{φε}}$ = 185.25 και $f_{\text{φθ}}$ = 174.10 MHz.
 ένων οι 'Αγγλοι έχουν 14° μέ $f_{\text{φε}}$ = 219.75 και $f_{\text{φθ}}$ = 216.25 MHz.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγή στήν τηλεόραση

1.1 Τό φῶς και τά χαρακτηριστικά του	1
1.1.1 Φωτεινή ροή	1
1.1.2 Ένταση φωτός	1
1.1.3 Λαμπρότητα	2
1.1.4 Φωτεινότητα	2
1.1.5 Άντιθεση	2
1.2 Κατασκευή και λειτουργία τοῦ ματιοῦ	2
1.3 Τό μεταίσθημα	2
1.4 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο	4
1.5 Ένισχυση φωτορεύματος	5
1.6 Τά πρώτα τηλεοπτικά συστήματα	7
1.7 Βασικές άρχες ήλεκτρονικής τηλεοράσεως	10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Καθοδικοί σωλήνες

2.1 Συστατικά μέρη και εἶδη καθοδικῶν σωλήνων	13
2.2 Περιγραφή και λειτουργία σωλήνων	13
2.3 Έστιαση ηλεκτρονίων	15
2.4 Ήλεκτροστατική έστιαση	18
2.5 Μαγνητική έστιαση	19
2.5.1 Έστιαση μέ επίμηκες πηνίο	19
2.5.2 Έστιαση μέ βραχύ πηνίο	20
2.6 Απόκλιση τῆς δέσμης	21
2.6.1 Ήλεκτροστατική άπόκλιση	21
2.6.2 Ήλεκτρομαγνητική άπόκλιση	23
2.7 Είκονογράφοι	24
2.7.1 Απόκλιση και έστιαση	25
2.7.2 Όθόνη	25
2.7.3 Μεταλλοποίηση θόρνης	26
2.7.4 Κηλίδα ίόντων	28
2.7.5 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά είκονογράφων	29
2.7.6 Μηχανική άντοχή είκονογράφων	30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Είκονοληπτες

3.1 Ή αρχή λειτουργίας είκονοληπτών	31
3.2 Εικονοσκόπιο	33
3.2.1 Διερεύνηση άφωτιστου μισθίσκου	35
3.2.2 Σχηματισμός άναγλυφου δυναμικοῦ	36
3.2.3 Δημιουργία σήματος είκόνας	36
3.2.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τοῦ εικονοσκοπίου	37
3.3 Ύπερεικονοσκόπιο	38
3.4 Όρθικό	40
3.5 Ύπερορθικό	42
3.6 Βιντικό	44
3.6.1 Βιντικό μέδιερεύνηση ἀπό ταχυκίνητα ηλεκτρόνια	45
3.6.2 Βιντικό μέδιερεύνηση ἀπό βραδυκίνητα ηλεκτρόνια	47
3.7 Ειδικοί είκονοληπτες	48
3.7.1 Μονοσκόπιο	48
3.7.2 Γραφικό	49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Έκπομπή τηλεοπτικοῦ σήματος

4.1 Ή σάρφωση τῆς είκόνας	50
4.2 Βασικά χαρακτηριστικά σάρφωσεως	52
4.3 Φάσμα συχνοτήτων σήματος είκόνας	53
4.4 Έκλογή τῶν χαρακτηριστικῶν σάρφωσεως	54
4.4.1 Έκλογή συχνότητας πλαισίων	54
4.4.2 Έκλογή ἀριθμοῦ γραμμῶν	55
4.5 Ένδιάμεση σάρφωση	55
4.6 Βασικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικῶν προτύπων	57
4.7 Άμαυρώση και συγχρονισμός	59
4.8 Παλμοί συγχρονισμοῦ και ἀμαυρώσεως γραμμῶν	60
4.9 Παλμοὶ συγχρονισμοῦ και ἀμαυρώσεως πλαισίων	62
4.10 Έξιστωκοί παλμοί	65
4.11 Πολικότητα και στάμη τοῦ σήματος είκόνας	67
4.12 Συνεχής συνιστώσα σήματος είκόνας	68
4.13 Τό δόλκηρωμένο τηλεοπτικό σῆμα	69
4.14 Ή τηλεοπτική κάμερα	72
4.15 Ο πομπός τηλεοράσεως	73
4.16 Φάσμα διαμορφωμένου τηλεοπτικοῦ σήματος	73
4.17 Πολικότητα διαμορφώσεως	76
4.18 Έκλογή τῆς φέρουσας συχνότητας είκόνας	77
4.19 Ή έκπομπή τοῦ ἥχου	78
4.20 Τό τηλεοπτικό κανάλι	81
4.21 Κατανομή συχνοτήτων τηλεοπτικῶν καναλιῶν	82
4.22 Διάγραμμα πομποῦ τηλεοράσεως	83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ή λήψη τοῦ τηλεοπτικοῦ σήματος

Ο συντονιστής και ὁ ἐνισχυτής ἐνδιάμεσης συχνότητας

5.1 Διάγραμμα δέκτη τηλεοράσεως	85
5.2 Ο συντονιστής και τά κυκλώματα εἰσόδου τοῦ	87
5.3 Ένισχυτής ΥΣ μέδιανεις	89

5.4	Ένισχυτής ΥΣ μέ τρανζίστορ	91
5.5	Ή βαθμιδά μίξισσως	92
5.6	Ό τοπικός ταλαντωτής	94
5.7	Ή μεταγωγή τῶν καναλιών	94
5.8	Ή λήψη στήν περιοχή UHF	96
5.9	Συνδεσμολογίες συντονιστῶν VHF και UHF	97
5.10	Ό ένισχυτής ένδιαμεσης συχνότητας	99
5.11	Ή καμπύλη άποκρίσεως τοῦ ΕΕΣ	100
5.12	Κυκλώματα βαθμίδων ΕΕΣ	102
5.13	Κυματοπαγίδες	103
5.14	Συνδεσμολογίες ΕΕΣ	105

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ή φώραση καί ή ένισχυση τοῦ σήματος εἰκόνας

6.1	Ό φωρατής εἰκόνας	108
6.2	Ή πολικότητα τοῦ φωρατῆ	109
6.3	Η συνεχής συνιστώσα τοῦ φωρατῆ	110
6.4	Ό διαχωρισμός τοῦ ήχου	111
6.5	Ό ένισχυτής εἰκόνας	112
6.6	Διεύρυνση άποκρίσεως ΕΕ στίς ΥΣ	114
6.7	Ένισχυτής εἰκόνας μέ λυχνία	117
6.8	Ρύθμιση τῆς φωτεινότητας τῆς εἰκόνας	118
6.9	Ρύθμιση τῆς άντιθέσεως τῆς εἰκόνας	119
6.10	Η άποκατάσταση τῆς συνεχοῦς συνιστώσας	122
6.11	Ή συνδεσμολογία τοῦ εἰκονογράφου	124
6.11.1	Περιορισμός τοῦ ρεύματος τῆς δέσμης	125
6.11.2	Άποτροπή δημιουργίας κηλίδας	125
6.11.3	Άμαύρωση γραμμῶν έπιστροφῆς	125
6.12	Ένισχυτής εἰκόνας μέ τρανζίστορ	126

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Τό τμῆμα συγχρονισμοῦ τοῦ δέκτη

7.1	Έξαγωγή τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ	128
7.2	Ή έξαγωγή τῶν παλμῶν μέ τρανζίστορ	131
7.3	Διαρόριση καί δλοκλήρωση παλμῶν	132
7.4	Κυκλώματα διαφορίσεως καί δλοκληρώσεως	134
7.5	Διαχωρισμός τῶν παλμῶν συγχρονισμοῦ	135
7.6	Ό προορισμός τῶν έξισωτικῶν παλμῶν	138
7.7	Συνδεσμολογίες διαφορίσεως καί δλοκληρώσεως	140

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Τά τμήματα σαρώσεων τοῦ δέκτη

8.1	Οι βαθμίδες τῶν τμημάτων σαρώσεως	143
8.2	Μορφή τῆς τάσεως σαρώσεως	143
8.3	Συγχρονισμός τῶν ταλαντωτῶν σαρώσεως	145
8.4	Ό ένισχυτής πλαισίων καί ή τάση διεγέρσεως τού	146
8.5	Τό κατακόρυφο τμῆμα μέ πολυδονητή	147
8.6	Ό ένισχυτής γραμμῶν καί ή λειτουργία τού	149
8.7	Ή έκμετάλλευση τῶν παραστικῶν ταλαντώσεων	150
8.8	Ένισχυτής γραμμῶν μέ αὐτομετασχηματιστή	152
8.9	Ό πυκνωτής έπαυξητικής τάσεως	154

8.10 Παραγωγή της ύπερυψηλής τάσεως	155
8.11 Τοπικό κύκλωμα ένισχυτή γραμμών	157
8.12 Ένισχυτές γραμμῶν μέ τρανζίστορ	159
8.13 Ή μορφή Σ τοῦ ρεύματος σαρώσεως	160
8.14 Διαστάσεις καὶ γραμμικότητα τῆς εἰκόνας	162

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Τά ρυθμιστικά κυκλώματα τοῦ δέκτη

9.1 Αὐτόματη ρύθμιση τῆς συχνότητας τοῦ ἐτερόδυνου	164
9.2 Αὐτόματη ρύθμιση ἀπολαβῆς	166
9.3 Διακοπικά κυκλώματα AGC	168
9.4 Κύκλωμα AGC μέ τρανζίστορ	170
9.5 Αὐτόματο συγχρονισμός τῶν γραμμῶν	170
9.6 Συμμετρικός φασικός φωρατής	171
9.7 Ἀσύμμετρος φασικός φωρατής	173
9.8 Συνδεσμολογίες ΑΣΓ	175

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Τό τμῆμα ἥχου τοῦ δέκτη

10.1 Ἐνίσχυση τῆς ύπενδονιάμεσης συχνότητας	177
10.2 Ὁ περιοριστής πλάτους	178
10.3 Ὁ φωρατής συχνότητας	179
10.4 Ὁ ἐνίσχυτής ἀκουστικῶν συχνοτήτων	182
10.5 Ἐνίσχυτές ἰσχός μέ τρανζίστορ	183
10.6 Συνδεσμολογίες τοῦ τμήματος ἥχου	185

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Τύπηρέτηση δεκτῶν τηλεοράσεων

11.1 Ὁ τηλεοπτικός πίνακας ἐλέγχου	188
11.2 Ἐλεγχος τῆς ἐστάσεως	189
11.3 Ἐλεγχος τῆς ἀντίθεσεως καὶ τῆς φωτεινότητας	189
11.4 Ἐλεγχος τῆς σαφήνειας	190
11.5 Ἐλεγχος τῶν διαστάσων καὶ τῆς γραμμικότητας τῆς εἰκόνας	190
11.6 Ἐλεγχος τοῦ συγχρονισμοῦ	190
11.7 Ἐλεγχος τῆς ἐνδιάμεσης σαρώσεως	191
11.8 Ἐλεγχος τῶν παραμορφώσεων συχνότητας καὶ φάσεως	191
11.9 Ἀπλοτιμένοι πίνακες ἐλέγχου	191
11.10 Ἐντόπιση βλαβῶν στὸ δέκτη	195
11.10.1 Δέν ωπάρχει ράστερ - Υπάρχει ἥχος	196
11.10.2 Υπάρχει ράστερ - Δέν ωπάρχει εἰκόνα καὶ ἥχος	197
11.10.3 Δέν ωπάρχει εἰκόνα η ἔναι ασταθῆς - Ἡχος κανονικός	197
11.10.4 Δέν ωπάρχει ἥχος - Υπάρχει εἰκόνα	197
11.11 Ἐλεγχος τῶν βαθμίδων τοῦ δέκτη	197
11.12 Ἐλεγχος τῶν ἐξαρτημάτων μιᾶς βαθμίδας	198

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Ἐγκατάσταση κεραιῶν τηλεοράσεως καὶ δικτυώματα κατανομῆς

12.1 Ἐκλογή τῆς κεραίας τηλεοράσεως	200
---	-----

12.2 Δίπολος κεραία	201
12.3 Κεραΐες Yagi	202
12.4 Συστήματα κατανομής	203
12.5 Κεντρικές έγκαταστάσεις	204
12.6 Συστήματα κατανομής πολλών καναλιών	206
12.7 Κεφαλές και προσαρμοστές κεραίων - μίκτες κατανεμητές - πρίζες - διαχωριστές σημάτων	209
12.8 Διαγράμματα κατανομής και έγκαταστάσεων	212

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Εισαγωγή στήν έγχρωμη τηλεόραση

13.1 Ή τριχρωμική δραση	216
13.2 Χρωματικός τόνος και κόρος	217
13.3 Χρωμικές συντεταγμένες	217
13.4 Φωτεινότητα και χρωμικότητα	218
13.5 Τό σήμα φωτεινότητας	220
13.6 Τά σήματα χρωμικότητας	221
13.7 Τό σύνθετο έγχρωμο σήμα	222
13.8 Τό σόδητμα NTSC	224
13.8.1 Διάγραμμα πομπού NTSC	225
13.8.2 Διάγραμμα δέκτη NTSC	226
13.9 Τό σόδητμα PAL	228
13.9.1 Ή κωδικοποίηση στό PAL	229
13.9.2 Ή άποκωδικοποίηση στό PAL	230
13.10 Τό σύστημα SECAM	230
13.10.1 Ό κωδικοποιητής τοῦ SECAM	233
13.10.2 Ό άποκωδικοποιητής τοῦ SECAM	234
13.11 Ό έγχρωμος είκονογράφος	236

COPYRIGHT ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής




0020558254

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

Ψηφιοποιηθήκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

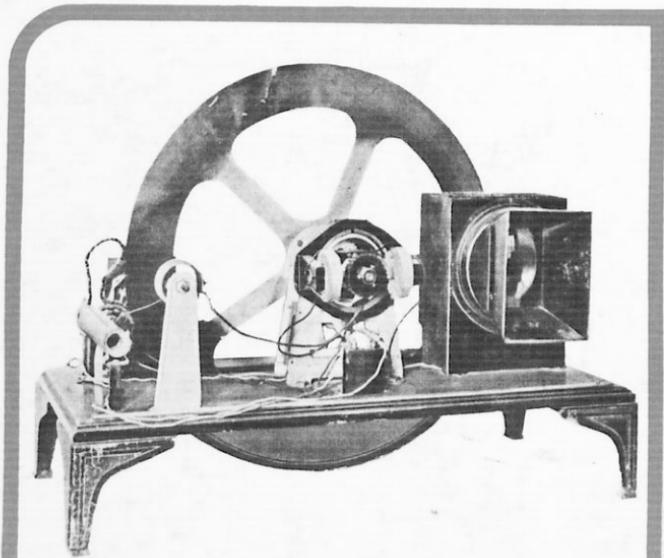

Περιστρεφόμενος δίσκος τηλεοράσεως τῶν Nipkou καὶ Baird (1883).