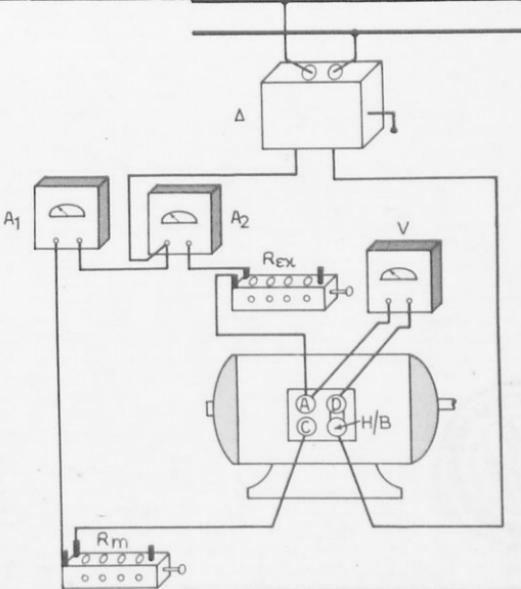




Γ' Τεχνικοῦ Λυκείου

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αντωνίου Παπαϊωάννου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Ε.Μ.Π.
Νικολάου Χαραλαμπάκη
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ






1 9 5 4

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

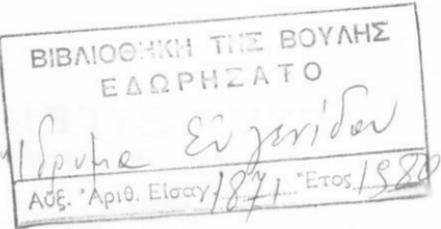Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

‘Ο Εύγενιος Εύγενιδης, ό iδρυτής και χορηγός τοῦ «’Ιδρυματος Εύγενιδου», πολύ νωρίς πρόβλεψε και σχημάτισε τήν πεποίθηση δτι ή ἅρτια κατάρτιση τῶν τεχνικῶν μας, σέ συνδυασμό μέ τήν ἔθνική ἀγωγή, θά ἦταν ἀναγκαῖος και ἀποφασιστικός παράγοντας τῆς προόδου τοῦ Ἐθνους μας.

Τήν πεποίθησή του αὐτή ό Εύγενιδης ἐκδήλωσε μέ τή γενναιόφρονα πράξη εὐεργεσίας, νά κληροδοτήσει σεβαστό ποσό γιά τή σύσταση ’Ιδρυματος πού θά εἶχε σκοπό νά συμβάλλει στήν τεχνική ἑκπαίδευση τῶν νέων τῆς Ἑλλάδας.

Ἐτσι τό Φεβρουάριο τοῦ 1956 συστήθηκε τό «’Ιδρυμα Εύγενιδου», τοῦ ὅποιου τήν διοίκηση ἀνέλαβε ή ἀδελφή του κυρία Μαριάνθη Σίμου, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία τοῦ διαθέτη.

‘Από τό 1956 μέχρι σήμερα ή συμβολή τοῦ ’Ιδρυματος στήν τεχνική ἑκπαίδευση πραγματοποιεῖται μέ διάφορες δραστηριότητες. ‘Ομως ἀπ’ αύτές ή σημαντικότερη, πού κρίθηκε ἀπό τήν ἀρχή ως πρώτης ἀνάγκης, εἶναι ή ἔκδοση βιβλίων γιά τούς μαθητές τῶν τεχνικῶν σχολῶν.

Μέχρι σήμερα ἐκδόθηκαν 150 τόμοι βιβλίων, πού ἔχουν διατεθεῖ σέ πολλά ἐκατομμύρια τεύχη, και καλύπτουν ἀνάγκες τῶν Κατώτερων και Μέσων Τεχνικῶν Σχολῶν τοῦ ‘Υπ. Παιδείας, τῶν Σχολῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀπασχολήσεως Ἐργατικοῦ Δυναμικοῦ (ΟΑΕΔ) και τῶν Δημοσίων Σχολῶν Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ.

Μοναδική φροντίδα τοῦ ’Ιδρυματος σ’ αὐτή τήν ἐκδοτική του προσπάθεια ἦταν και εἶναι ή ποιότητα τῶν βιβλίων, ἀπό ἀποψη δχι μόνον ἐπιστημονική, παιδαγωγική και γλωσσική, ἀλλά και ἀπό ἀποψη ἐμφανίσεως, ὥστε τό βιβλίο νά ἀγαπηθεῖ ἀπό τούς νέους.

Γιά τήν ἐπιστημονική και παιδαγωγική ποιότητα τῶν βιβλίων, τά κείμενα ὑποβάλλονται σέ πολλές ἐπεξεργασίες και βελτιώνονται πρίν ἀπό κάθε νέα ἔκδοση.

Ιδιαίτερη σημασία ἀπέδωσε τό ’Ιδρυμα ἀπό τήν ἀρχή στήν ποιότητα τῶν βιβλίων ἀπό γλωσσική ἀποψη, γιατί πιστεύει δτι και τά τεχνικά βιβλία, δταν εἶναι γραμμένα σέ γλώσσα ἅρτια και δμοιόμορφη ἀλλά και κατάλληλη γιά τή στάθμη τῶν μαθητῶν, μποροῦν νά συμβάλλουν στήν γλωσσική διαπαιδαγώγηση τῶν μαθητῶν.

Ἐτσι μέ ἀπόφαση πού πάρθηκε ἡδη ἀπό τό 1956 δλα τά βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Τεχνίτη, δηλαδή τά βιβλία γιά τίς Κατώτερες Τεχνικές Σχολές, ὅπως ἀργότερα και γιά τίς Σχολές τοῦ ΟΑΕΔ, εἶναι γραμμένα σέ γλώσσα δημοτική μέ βάση τήν γραμματική τοῦ Τριανταφυλλίδη, ἐννῦ δλα τά ἀλλα βιβλία εἶναι γραμμένα στήν ἀπλή καθαρεύουσα. ‘Η γλωσσική ἐπεξεργασία τῶν βιβλίων γίνεται ἀπό φιλολόγους τοῦ ’Ιδρυματος και ἐτσι ἔξασφαλίζεται ή ἐνιαία σύνταξη και ὄρολογία κάθε κατηγορίας βιβλίων.

΄Η ποιότητα τοῦ χαρτιοῦ, τό εἶδος τῶν τυπογραφικῶν στοιχείων, τά σωστά σχήματα καὶ ἡ καλαίσθητη σέλιδοποίηση, τό ἔξωφυλλο καὶ τό μέγεθος τοῦ βιβλίου περιλαμβάνονται καὶ αὐτά στίς φροντίδες τοῦ Ίδρυματος.

Τό Ίδρυμα θεώρησε δὴ εἶναι ύποχρέωσή του, σύμφωνα μὲ τό πνεῦμα τοῦ ίδρυτή του, νά θέσει στήν διάθεση τοῦ Κράτους δλη αὐτή τήν πείρα του τῶν 20 έτῶν, ἀναλαμβάνοντας τήν ἑκδοση τῶν βιβλίων καὶ γιά τίς νέες Τεχνικές καὶ Ἐπαγγελματικές Σχολές καὶ τά νέα Τεχνικά καὶ Ἐπαγγελματικά Λύκεια, σύμφωνα μὲ τά Ἀναλυτικά Προγράμματα τοῦ Κ.Ε.Μ.Ε.

Τά χρονικά περιθώρια γι' αὐτή τήν νέα ἑκδοτική προσπάθεια ἦταν πολύ περιορισμένα καὶ ἵσως γι' αὐτό, ίδιως τά πρώτα βιβλία αὐτῆς τῆς σειρᾶς, νά παρουσιάσουν ἀτέλειες στή συγγραφή ἢ στήν ἑκτύπωση, πού θά διορθωθοῦν στή νέα τους ἑκδοση. Γι' αὐτό τό σκοπό ἐπικαλούμαστε τήν βοήθεια δλων δσων θά χρησιμοποιήσουν τά βιβλία, ώστε νά μᾶς γνωστοποιήσουν κάθε παρατήρησή τους γιά νά συμβάλλουν καὶ αὐτοί στή βελτίωση τῶν βιβλίων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Άλεξανδρος Ι. Παππάς, Όμ. Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος.

Χρυσόστομος Φ. Καβουνίδης, Διπλ.-Μηχ.-Ήλ. ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος.

Μιχαήλ Γ. Άγγελόπουλος, Τακτικός Καθηγητής ΕΜΠ, τ. Διοικητής ΔΕΗ.

Πλαναγιώτης Χατζηιωάννου, Μηχ.-Ήλ. ΕΜΠ, Γεν. Δ/ντής Ἐπαγ/κής Ἐκπ. Υπ. Παιδείας.

Ἐπιστημ. Σύμβουλος, Γ. Ρούσσος, Χημ.-Μηχ. ΕΜΠ.

Σύμβουλος ἐπί τῶν ἑκδόσεων τοῦ Ίδρυματος, Κ. Α. Μανάφης, Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Παν/μίου Αθηνῶν.

Γραμματεύς, Δ. Π. Μεγαρίτης.

Διατελέσαντα μέλη ἢ σύμβουλοι τῆς Επιτροπῆς

Γεώργιος Κακριδής † (1955 - 1959) Καθηγητής ΕΜΠ, Ἀγγελος Καλογερᾶς † (1957 - 1970) Καθηγητής ΕΜΠ, Δημήτριος Νιάνιας (1957 - 1965) Καθηγητής ΕΜΠ, Μιχαήλ Σπετσιέρης (1956 - 1959), Νικόλαος Βασιώτης (1960 - 1967), Θεόδωρος Κουζέλης (1968 - 1976) Μηχ.-Ήλ. ΕΜΠ.



Παπαϊωάννη, Αντώνιος

Γ' ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Ε.Μ.Π.
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ Μ.Τ.Ε.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΘΗΝΑ
1979

002
ΗΠΕ
ΕΤ2Ε
2152

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τό «'Ηλεκτρολογικό Έργαστηριο» άπευθύνεται στούς μαθητές τῆς Γ^{ου} τάξεως τῶν Τεχνικῶν Λυκείων Ειδικότητας Ήλεκτρολόγου.

Στόν τόμο αύτό περιέχονται θέματα-άσκήσεις, πού άναφέρονται σε ήλεκτρικές μετρήσεις έναλλασσόμενου ρεύματος, σέ έλεγχους και μετρήσεις στίς ήλεκτρικές μηχανές συνεχοῦς και καὶ έναλλασσόμενου ρεύματος (στρεφόμενες καὶ στατές) καὶ σέ άσκήσεις ἀπό τό μάθημα τῶν έσωτερικῶν ήλεκτρικῶν έγκαταστάσεων. Τό κείμενο ἀκολουθεῖ τή σειρά μέ τήν όποια θά πρέπει νά πραγματοποιηθοῦν οἱ ἔργαστηριακές ἀσκήσεις, ἔτσι ώστε οι μαθητές νά ἔχουν διάδαχθεῖ στά ἀντίστοιχα μαθήματα, κατά τό δυνατόν, τίς βασικές θεωρητικές γνώσεις πού χρειάζονται γιά τό σκοπό αύτό. Παρ' ὅλα αύτά θεωρήσαμε σκόπιμο νά συμπεριλάβομε σε κάθε κεφάλαιο τοῦ βιβλίου ὅλες ἑκεῖνες τίς γνώσεις καὶ δόηγίες, συνοπτικά, πού εἶναι ἀ-παραίτητες γιά τήν ἐπιτυχή ἀσκηση τῶν μαθητῶν στό Έργαστηριο. Τά κείμενα αύτά ἔχουν στοιχειοθετηθεῖ μέ μικρότερα στοιχεῖα, ώστε νά εἶναι ἐμφανής ὁ χαρακτήρας τῆς ἐπαναλήψεως. Βέβαια ἡ σειρά τοῦ κείμενου δέν εἶναι ἀπόλυτα δεδομένη. Μπορεῖ ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες λειτουργίας τοῦ ἔργαστηριού στό Σχολεῖο καὶ ἄλλους παράγοντες πού θά ἐκτιμήσουν οἱ ἔργαστηριακοί ἐκπαιδευτές, νά ἀλλάξει ἡ σειρά διαδοχῆς τῶν κεφαλαίων στό κείμενο, π.χ. οἱ ἀσκήσεις πού άναφέρονται στά βασικά κυκλώματα τῶν έσωτερικῶν ήλεκτρικῶν έγκαταστάσεων, μποροῦν νά πραγματοποιηθοῦν μετά τίς μετρήσεις στό έναλλασσόμενο ρεύμα.

Τό βιβλίο διαιρεῖται σε πέντε μέρη καὶ στήν Εἰσαγωγή. Στήν εἰσαγωγή θεωρήσαμε ἀναγκαῖο νά ἐπαναλάβομε δρισμένες χρήσιμες πληροφορίες καὶ δόηγίες ἀπό τό βιβλίο Ήλεκτρολογικό Έργαστηριο πού διδάχθηκαν οι μαθητές στή Β^{ου} τάξην καὶ πού ἀποτελοῦν τή βάση τῆς χωρίς κίνδυνο καὶ μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήσεως τῶν ἀσκήσεων.

Τό Α^{ου} Μέρος περιλαμβάνει τά κεφάλαια-άσκήσεις τῶν μηχανῶν συνεχοῦς ρεύματος.

Τό Β^{ου} Μέρος τίς μετρήσεις έναλλασσομένου ρεύματος.

Τό Γ^{ου} Μέρος τά κεφάλαια-άσκήσεις τῶν μηχανῶν έναλλασσόμενου ρεύματος (στρεφόμενες).

Τό Δ^{ου} μέρος τά κεφάλαια-άσκήσεις ἀπό τούς μετασχηματιστές ισχύος καὶ τούς ἀνορθωτές (στάτες μηχανῆς).

Τό Ε' μέρος περιλαμβάνει τα κεφάλαια-άσκήσεις άπό τίς έσωτερικές ήλεκτρικές έγκαταστάσεις.

Κατά τή συγγραφή τοῦ τόμου αύτοῦ λάβαμε ύπόψη ότι οἱ μαθητές ἔχουν διδαχθεῖ στό Β' ἔτος σπουδῶν τους τό «'Ηλεκτρολογικό Έργαστήριο Α'» ἢ όπωσδήποτε τίς βασικές μετρήσεις συνεχοῦς ρεύματος.

Παραδίνοντας τό βιβλίο αύτό στήν κρίση τῶν καθηγητῶν ήλεκτρολόγων τῶν Τεχνικῶν Λυκείων καὶ Σχολῶν καὶ τῶν μαθητῶν, εύχαριστοῦμε θερμά τήν Ἐπιτροπή 'Έκδόσεων τοῦ 'Ιδρυματος Εὐγενίδου γιά τήν εύκαιριά πού μᾶς ἔδωσε, ἀκόμη μιά φορά, νά συμβάλλομε μέ τήν ἐργασία μας αύτή στήν δλη προσπάθεια πού καταβάλλεται γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς Τεχνικῆς καὶ Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαίδευσεως.

Oι Συγγραφεῖς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

0.1 Γενικά. Ένα σχέδιο όργανώσεως τοῦ μαθητικοῦ προσωπικοῦ.

Ο σκοπός πού έπιδιώκουν οἱ ἐργαστηριακές ἀσκήσεις ἐπιτυγχάνεται μὲ τῇ σωτῆ ἑκτέλεσή τους. Αὐτὸ δῆμως προϋποθέτει τάξη καὶ καλὴ ὄργανωση τοῦ ἐργαστηρίου, τήρηση μὲ σχολαστικότητα τοῦ κανονισμοῦ λειτουργίας του, μελέτη τοῦ θεωρητικοῦ μέρους κάθε ἀσκήσεως, ὅρθη καὶ προσεκτικὴ χρήση τῶν ὄργανων καὶ συσκευῶν μετρήσεως.

Ο συντονισμός, ἡ καθοδήγηση τῶν μαθητῶν καὶ ἡ ἐπίβλεψη στήν ὥρα τῆς ἀσκήσεως τους, ἀπό μέρους τῶν καθηγητῶν, στό χῶρο τοῦ ἐργαστηρίου ἐπιτυγχάνεται μὲ τῇ διανομῇ κάθε τάξεως σὲ ὅμαδες μαθητῶν.

Μέ τόν τρόπο αὐτό παρακολουθεῖται καλύτερα καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων προλήψεως ἀποχημάτων καὶ πειρορίζονται στό ἐλάχιστο οἱ βλάβες καὶ φθορές τοῦ ἐργαστηριακοῦ ἔξοπλισμοῦ καὶ ἐνισχύεται τό πνεῦμα τῆς συλλογικῆς ἐργασίας.

Σὲ κάθε ὅμαδα μαθητῶν τοποθετεῖται, ὡς ἐπόπτης ἐργασίας ἔνας μαθητής, μέλος τῆς ὅμαδας.

Ολοι οἱ μαθητές κάθε ὅμαδας θά τοποθετηθοῦν διαδοχικά ὡς ἐπόπτες μία ἡ περισσότερες φορές μέσα στό σχολικό ἔτος σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού θά ἔχει καταρτίσει ὡ προϊστάμενος καθηγητής τοῦ ἐργαστηρίου. Ἔτσι καὶ ἡ ἀνάπτυξη πνεύματος ὑπεύθυνότητας ἐνισχύεται καὶ ἡ πειθαρχημένη ἐργασία μέσα στήν ὅμαδα ἐπιτυγχάνεται.

Βασικές ἀρμοδιότητες τοῦ ἐπόπτη ἐργασίας εἶναι:

α) Παραλαμβάνει ἀπό τόν ὑπεύθυνο τῆς ἀποθήκης τοῦ ἐργαστηρίου τά ὄργανα, συσκευές, ἐργαλεῖα καὶ τό ύλικό πού θά χρησιμοποιήσει ἡ ὅμαδα του στή συγκεκριμένη ἀσκηση ἢ ἀσκήσεις. Ἡ παραλαβὴ γίνεται μὲ χρεωστικό σημείωμα.

β) Καθορίζει, μέ τή βοήθεια τοῦ ὑπεύθυνου καθηγητῆ, τά καθήκοντα κάθε μέλους τῆς ὅμαδας γιά τήν ἀσκηση.

γ) Ἐπιβλέπει τήν ὅμαδα του στήν προετοιμασία τῆς ἀσκήσεως (συνδεσμολογία κλπ.).

δ) Ειδοποιεῖ τόν ὑπεύθυνο καθηγητή γιά τόν ἔλεγχο τῆς συνδεσμολογίας τῆς ἀσκήσεως.

ε) Μετά τήν ἔγκριση (δ) ἐφαρμόζει «τάση» στό κύκλωμα.

στ) Ἀναφέρει στόν ὑπεύθυνο καθηγητή περίπτωση κακῆς λειτουργίας ὄργανων ἢ συσκευῶν καὶ ἀνωμαλίες στίς μετρήσεις.

ζ) Μετά τήν ἑκτέλεση τῶν μετρήσεων ἀποσυνδέει τό κύκλωμα ἀπό τήν πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος καὶ ἀναφέρει σχετικά στόν ὑπεύθυνο καθηγητή.

η) Έπιβλέπει στή συντήρηση καί τόν καθαρισμό τῶν όργανων, συσκευῶν κλπ., πού χρησιμοποίησε ή όμαδα του.

θ) Έπιστρέφει στή παράλαβε στήν άρχη στόν ύπεύθυνο τῆς άποθήκης σημειώνοντας στό χρεωστικό σημείωμα ἐδεχόμενες βλάβες όργανων κλπ. καί φθορές ύλικού.

0.2 Συμπεριφορά τῶν μαθητῶν στό Ἐργαστήριο.

Ἡ συμπεριφορά τῶν μαθητῶν μέσα στό Ἐργαστήριο πρέπει νά εἶναι πολύ προσεκτική. Δέν πρέπει νά ξεχνάει όποιοσδήποτε κινέται στό χώρο τοῦ ἡλεκτρολογικοῦ Ἐργαστηρίου ὅτι **τὸ ἡλεκτρικό ρεῦμα δέν προειδοποιεῖ**.

Προσοχή λοιπόν, γιατί ή ἀμέλεια καί ή ἀπροσέξια συνεπάγεται πιθανό κίνδυνο ἡλεκτροπληξίας στούς ἀσκούμενους μαθητές καί βλάβες ή φθορές ἀσυνήθιστες στόν Ἐργαστηριακό ἔξοπλισμό.

Παρακάτω δίνομε μερικές συμβουλές γιά τούς μαθητές, πού μποροῦν νά χρησιμεύσουν ώς δόδηγός στή σύνταξη ἑνός κανονισμοῦ ἡλεκτρολογικοῦ Ἐργαστηρίου:

α) Νά μπαίνεις στό Ἐργαστήριο φρόνιμα, μέ τάξη καί χωρίς καθυστέρηση.

β) Νά ἐργάζεσαι στήν προκαθορισμένη θέση καί νά μήν ἐνοχλεῖς τούς συμμαθητές σου.

γ) Νά χρησιμοποιεῖς πάντοτε τό κατάλληλο ἐργαλεῖο γιά κάθε ἐργασία. Οἱ πρόχειρες λύσεις δημιουργοῦν προβλήματα ἀσφάλειας καί δέν ἔξασφαλίζουν ἔγκαιρη καί σωστή ἐργασία.

δ) Νά διατηρεῖς τά όργανα, τίς συσκευές καί τά ἐργαλεῖα σέ καλή κατάσταση, σάν νά ἦταν δικά σου.

ε) Μή μιλᾶς ποτέ στό χειριστή όποιουδήποτε όργάνου ή μηχανῆς.

στ) Μήν ἐνεργεῖς ριψοκίνδυνα.

ζ) Ἡ ἀσφαλής ἐργασία προϋποθέτει καλό ἀερισμό καί ἐπαρκή φωτισμό. "Αν ἐξαρτᾶται ἀπό σένα φρόντισε νά τά ἔξασφαλίσεις.

η) Μήν παίζεις μέ τήν ἀσφάλεια τῶν ἄλλων. Μήν κάνεις φάρσες καί ἀστεῖα, εἶναι ἐπικίνδυνο.

θ) Τό μέρος πού ἐργάζεσαι πρέπει, ὅταν τελειώσεις τήν ἐργασία σου, νά τό ἀφήνεις στήν κατάσταση πού τό βρήκες ὅταν ἀρχίσεις. **Καθαριότητα καί τάξη.**

ι) Προτοῦ ἀρχίσεις μία μέτρηση ἐνημέρωσε τόν ἐπόπτη τῆς ὀμάδας σου.

ια) Μή σπαταλᾶς ὑλικά καί χρόνο' καί τά δύο κοστίζουν πολύ.

ιβ) Φρόντισε πάντα ή δουλειά σου νά εἶναι σωστή.

ιγ) Ἡ ἀπροσέξια δέν δικαιολογεῖται. "Αν δέν είσαι σίγουρος γιά κάτι ζήτησε τή βοήθεια τῶν συμμαθητῶν σου στήν ὀμάδα καί τοῦ καθηγητῆ σου.

ιδ) Προτοῦ φύγεις ἀπό τό Ἐργαστήριο στό τέλος κάθε περιόδου ἀξιολόγησε τόν ἔαυτό σου, ώς πρός τήν τήρηση τοῦ κανονισμοῦ λειτουργίας τοῦ Ἐργαστηρίου.

0.3 Προετοιμασία — Ἐκτέλεση ἀσκήσεως.

α) Πρίν ἀπό όποιαδήποτε συνδεσμολογία σχεδιάζεται τό ἡλεκτρικό κύκλωμα τῆς ἀσκήσεως καί σημειώνονται τά όργανα, οἱ συσκευές, τά δοκίμια καί τά ὑλικά πού θά χρησιμοποιηθοῦν.

β) Πραγματοποιεῖται ή συνδεσμολογία τῆς ἀσκήσεως ἔτσι, ὥστε τά δργανα καὶ οἱ συσκευές νά τοποθετηθοῦν ἐπάνω στόν πάγκο ἐργασίας σέ τέτοιες θέσεις πού καί ὁ χειρισμός τους νά είναι εὔκολος καί ἡ ἀνάγνωση τῶν ἐνδείξεών τους ἄνετη ἀπό κάθε μαθητή τῆς ὅμαδας.

γ) Ἐλέγχεται ή δυνατότητα τῶν δργάνων γιά τή συγκεκριμένη ἄσκηση καί ἐκλέγεται ή κατάλληλη κλίμακα.

δ) Ειδοποιεῖται ἀπό τόν ἐπόπτη τῆς ὅμαδας ὁ ὑπεύθυνος καθηγητής γιά τόν ἐλεγχό τῆς συνδεσμολογίας.

ε) Ἐφ' ὅσον δοθεῖ ἡ ἔγκριση τοῦ καθηγητῆ ὁ ἐπόπτης τῆς ὅμαδας ἐφαρμόζει τάση στό κύκλωμα καί ἐλέγχεται ἡ ἀπόκλιση τῶν δεικτῶν τῶν δργάνων μήπως ὑπερβαίνουν τά ὅρια τῆς κλίμακας. "Αν συμβεῖ κάτι τέτοιο διακόπτεται ἀμέσως ἡ τάση.

στ) Μετά τόν ἐλεγχό τῆς συνδεσμολογίας καί τῶν δργάνων, ἐκτελοῦνται οἱ μετρήσεις μέ προσοχή καί καταγράφονται τά ἀποτελέσματα. Κάθε μέτρηση ἐκτελεῖται ἐκ περιτροπῆς ἀπό δλους τούς μαθητές τῆς ὅμαδας.

ζ) Μετά τήν ἐκτέλεση τῶν μετρήσεων ἀποσυνδέεται ἡ πηγή. Ειδοποιεῖται γιά αὐτό ὁ καθηγητής.

Γίνονται ὑπολογισμοί κλπ. καί ὑποβάλλονται στόν καθηγητή γιά ἔγκριση καί θεώρηση. "Αν κάτι δέν πῆγε καλά, οι μετρήσεις ἐπαναλαμβάνονται.

Τελικά ἡ ἐργασία στό ἐργαστήριο τελειώνει μέ μιά σύντομη περιγραφή κάθε ἀσκήσεως στό τετράδιο, πού θά ἔχει καθορισθεῖ ἀπό τόν κανονισμό τοῦ ἐργαστηρίου. Μιά τέτοια περιγραφή μπορεῖ νά περιλαμβάνει γιά κάθε ἄσκηση:

- Τά πλήρη στοιχεία (κατασκευαστής, ἀρ. μητρώου κλπ.) τῶν δργάνων, μηχανῶν καί συσκευῶν πού θά χρησιμοποιηθοῦν.
 - Τά στοιχεία τῶν ἀντικειμένων δοκιμῆς.
 - Τή συνδεσμολογία τῆς ἀσκήσεως.
 - Τόν τρόπο διεξαγωγῆς τῆς ἀσκήσεως καί τά ἀποτελέσματα.
 - Παρατηρήσεις, κρίσεις καί σχόλια γιά τήν ἄσκηση.
-

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Σ.Π.)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΗΣ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ – ΔΙΕΓΕΡΣΗ

1.1 Γενικά.

Σέ κάθε εύθυγραμμό άγωγό ***αβ***, σταν άπο αύτόν περάσει ήλεκτρικό ρεύμα, σχηματίζεται γύρω του μαγνητικό πεδίο, πού ή μορφή του φαίνεται στο σχήμα 1.1α. "Όταν τον εύθυγραμμό άγωγό τὸν λυγίσουμε πάνω σὲ ἔνα κυλινδρικό τύμπανο, τότε σχηματίζεται ἔνα σωληνοειδές ἥ πηνιό. "Άν τό πηνίο τροφοδοτηθεῖ μὲ ήλεκτρικό ρεύμα, τότε στὸ ἑσωτερικό του δημιουργεῖται μαγνητικό πεδίο, δημιουργεῖται στὸ σχῆμα 1.1β. Τὸ πηνίο συμπεριφέρεται σάν μόνιμος μαγνήτης κατά τή διάρκεια πού αύτό είναι ρευματοφόρο. Τά χαρακτηριστικά τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου του μεταβάλλονται ὅταν:

- α) Στό χῶρο πού ἀναπτύσσεται (τό μαγν. πεδίο) τοποθετήσομε ἔνα κομμάτι ἀπό κατάλληλο σιδηρομαγνητικό ύλικό.

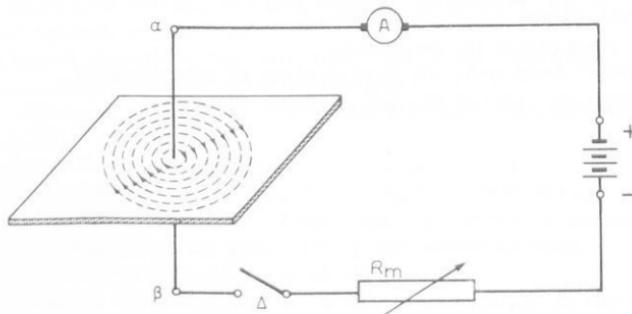


Σχ. 1.1α.

β) Ρυθμίζομε (αύξάνομε ἢ μειώνομε) τήν ἐνταση τοῦ ρεύματος πού διέρχεται ἀπό αύτό.


Η πολικότητα τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου τοῦ πηνίου ἔχαρτάται ἀπό τή φορά τοῦ ρεύματος πού τό διαρρέει καὶ ἡ ἐντασή του ἀπό τά ἀμπερελίγματα (AW_m) ἐνός πηνίου είναι τό γινόμενο τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος (I_m) πού διέρχεται ἀπό αύτό ἐπι τὸν ἀριθμό τῶν ἐλιγμάτων τοῦ πηνίου (W_m):

$$\text{Άμπερελίγματα:} \quad AW_m = I_m \cdot W_m$$

Απαραίτητη προϋπόθεση γιά νά λειτουργήσει μιά ήλεκτρική μηχανή είναι νά ἀναπτύσσεται στό

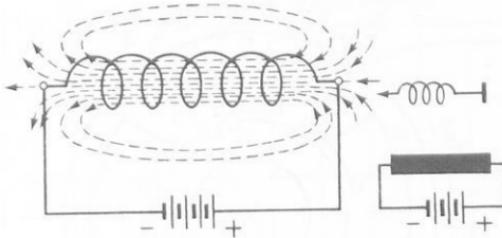

Σχ. 1.1β.

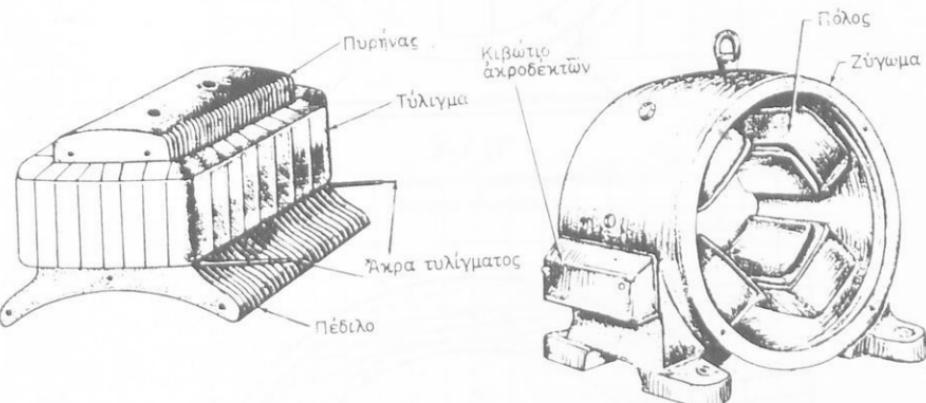


Σχ. 1.1γ.

χώρῳ πού περιστρέφεται τό έπαγωγικό της τύλιγμα ήνα μαγνητικό πεδίο πού καλεῖται **διέγερση** τῆς μηχανῆς. Οἱ μηχανῆς Σ.Ρ. κατασκευάζονται κατά κανόνα μὲ περισσότερους ἀπό ἕνα ζευγάρι μαγνητικούς πόλους. Κάθε μαγνητικός πόλος ἔχει τό πηνίο διεγέρσεως του. Τά πηνία τῶν μαγνητικῶν πόλων ἀποτελοῦν τό **τύλιγμα διεγέρσεως** τῆς μηχανῆς. Τό τρίμα τοῦ μαγνητικοῦ πόλου πού περιείσσεται ἀπό τό πηνίο διεγέρσεως καλεῖται **πυρήνας** του. Τό μέρος τοῦ πυρήνα, πού είναι διαμορφωμένο σε κυλινδρική ἐπιφάνεια καὶ βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τό έπαγωγικό τύμπανο τῆς μηχανῆς, καλεῖται **πέδιλο** τοῦ πόλου, ἐνώ ὁ κορμὸς τῆς μηχανῆς πού ἐνώνει μηχανικά καὶ μαγνητικά τούς πόλους καλεῖται **ζύγωμα** τῆς μηχανῆς (σχ. 1.1γ).


Ἡ νοητή γραμμή πού χωρίζει δύο διαδοχικούς πόλους καλεῖται **οὐδέτερη ζώνη**. Τό διάστημα μεταξύ οὐδετέρων ζωνῶν καλεῖται **όπλο πολικό βήμα** τῆς μηχανῆς καὶ δύο συνεχόμενα ἀπλά πολικά βήματα ἀποτελοῦν ἔνα **διπλό πολικό βήμα** (σχ. 1.1δ).

Στό σχήμα 1.1ε διακρίνεται ἡ διαδρομὴ τῶν μαγνητικῶν δυναμικῶν γράμμων (μαγνητικό κύκλωμα) μέσα ἀπό τή μάζα τοῦ έπαγωγικοῦ τύμπανου, στά διάκενα μεταξύ τοῦ τυμπάνου καὶ τῶν πεδίλων τῶν πόλων, ἀπό τούς πυρήνες καὶ τό ζύγωμα. Ἡ μαγνητική ροή (Φ) σὲ κάθε πόλο αὔξανε, ὅταν αὔξανούνται τά άμπερελίγματα AW_m τοῦ κάθε πόλου. Ἡ καμπύλη πού παριστά τή συνάρτηση $\Phi = F(AW_m)$ καλεῖται **μαγνητική χαρακτηριστική τής μηχανῆς**.

Ἡ μαγνητική ροή εἶναι σχεδὸν ἀνάλογη μέ τά άμπερελίγματα τοῦ πόλου (σχ. 1.1στ) μέχρι μιὰ ὀριούμενη τιμῆ. Μετά ἀπό τήν τιμή αὐτή ἔχομε μικρές μεταβολές τῆς ροῆς σὲ μεγάλες μεταβολές τῆς τιμῆς τῶν άμπερελιγμάτων, ἐπειδή ἡ μαγνητιση τοῦ ύλικοῦ ἔχει φθάσει **στό μαγνητικό κόρο**.

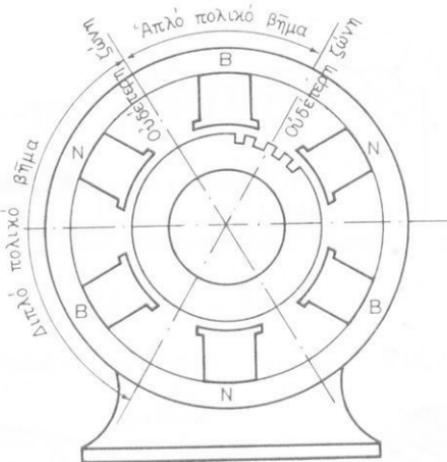


Σχ. 1.1δ.
Ούδετερες ζώνες – Πολικά βήματα
ήλεκτρικής μηχανής.

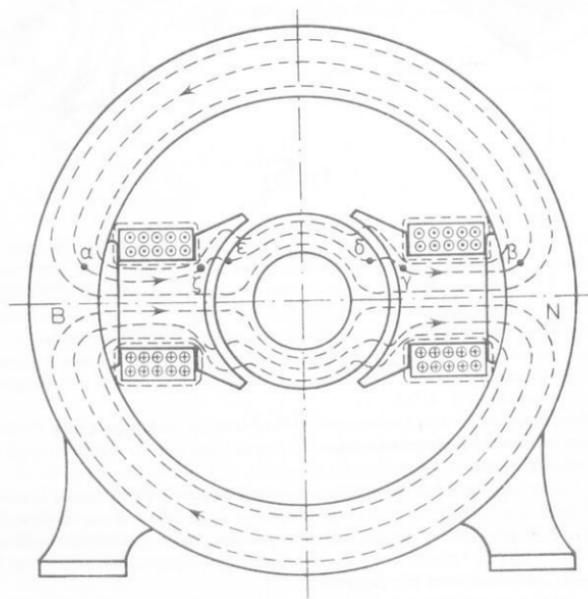


Σχ. 1.1ε.
Μαγνητικό κύκλωμα διπολικής ηλεκτρικής μηχανής.

Μαγνητική χαρακτηριστική

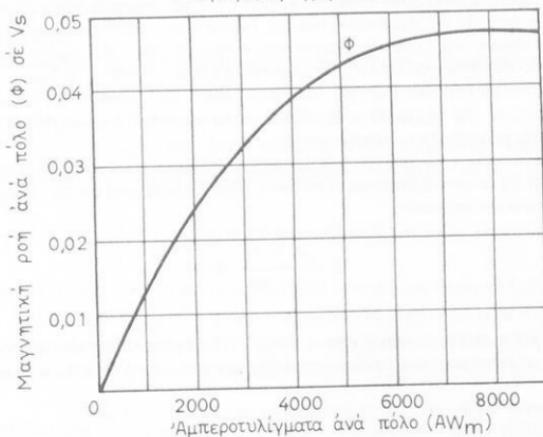

Σχ. 1.1στ.

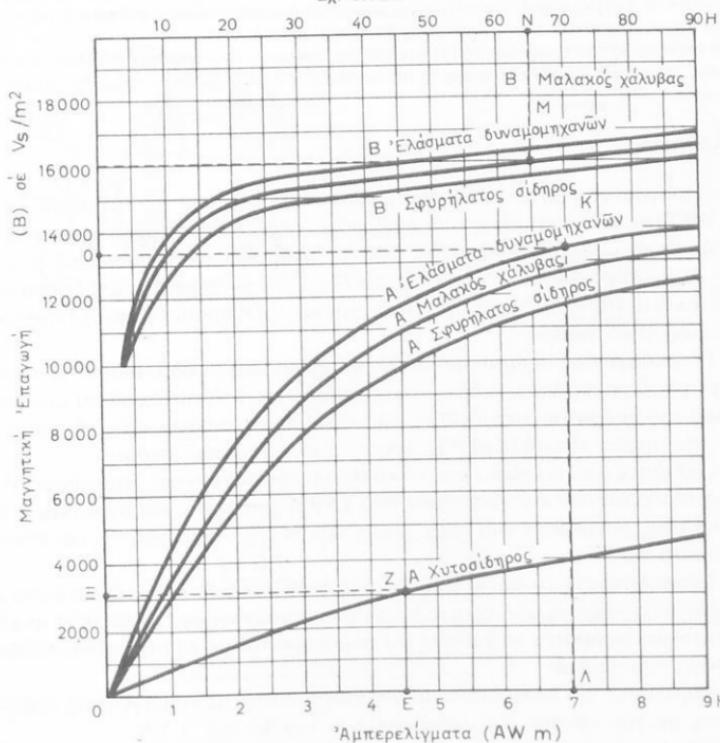

Σχ. 1.1ζ.

Συμήνος χαρακτηριστικών καμπυλών μαγνητίσεως.

ΤΗ μαγνητική χαρακτηριστική τῆς μηχανῆς ἔχει ούσιαστική σημασία: τόσο γιά τή μελέτη τῶν ιδιοτήτων λειτουργίας, ψόσι και γιά τήν κατασκευή τῆς. Γιά νά προσδιορίσουμε τή μαγνητική χαρακτηριστική πρέπει νά διαλέξουμε τήν τιμή τῆς μαγνητικής έπαγωγῆς ἀπό τίς καπτύλες $B = F(AW_m)$ τοῦ σχήματος 1.1ζ, πού ἀντιστοιχοῦν στά σιδηρομαγνητικά υλικά τοῦ στάτη (ζύγωμα, πυρήνες και πέδιλα πόλων), τοῦ πυρήνα τοῦ τυμπάνου και γιά τά διάκενα τοῦ ἄερα τή μαγνητική έπαγωγή ἀπό τή σχέση $B = \mu H$. Σύμφωνα μέ τήν σχέση $\Phi = B \cdot S$ και μέ τό νόμο τοῦ διαρεύματος ἔχουμε τά ζεύγη τῶν τιμῶν $\Phi = AW_m$ τῆς μαγνητικής χαρακτηριστικής.

Γιά νά περάσει μέσα ἀπό τό τύλιγμα τοῦ έπαγωγικοῦ τυμπάνου, ὁρισμένη μαγνητική ροή (Φ), ὥστε νά ἀναπυπχεῖ κάτω ἀπό ὁρισμένες συνθήκες ΗΕΔ Ε σύμφωνα μέ τή γνωστή σχέση, ἀπό τή θεωρία τῶν ηλεκτρικῶν μηχανῶν:

$$E = \frac{p \cdot s \cdot w}{a \cdot 60} \cdot \Phi \cdot \eta$$

ἀπαιτούνται ἀπό κάθε πόλο ἀμπερελιγμάτων AW_m . Ό ύπολογισμός τῶν ἀμπερελιγμάτων AW_m ἔχαρταν ἀπό τίς μαγνητεγρετικές δυνάμεις πού ἀπαιτούνται γιά νά περάσουν οι μαγνητικές δυναμίκες γραμμές (σχ. 1.1ε):

- Ἀπό τό ζύγωμα (μέση μαγνητική δυναμική γραμμή α-β και ζ-α).
- Ἀπό τόν πυρήνα (μέση μαγνητική δυναμική γραμμή β-γ).
- Ἀπό τόν ἀμπεραφρικό ἄερα τοῦ διακένου μεταξύ ἐπιφάνειας τοῦ πεδίλου μαγνητικοῦ πόλου και ἐπιφάνειας έπαγωγικοῦ τυμπάνου (μέση μαγνητική δυναμική γραμμή γ-δ και ε-ζ) και διά τοῦ έπαγωγικοῦ τυμπάνου (μέση μαγνητική δυναμική γραμμή δ-ε).

Αύτά ισχύουν μέ τήν προϋπόθεση ὅτι ἡ μαγνητική έπαγωγή είναι **σταθερή** σέ ὅλοκληρο τό μῆκος τῆς μέσης μαγνητικής δυναμικής γραμμῆς τοῦ καθενός ἀπό τά παραπάνω τμήματα τοῦ μαγνητικοῦ κυκλώματος.

1.2 Ασκήσεις.

1. a) Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τοῦ ἀγωγοῦ μέ τήν πηγή Σ.Ρ. (σχ. 1.1α) ἔτσι, ώστε τό ρεῦμα νά ἔχει φορά ἀπό τό πάνω ἄκρο τοῦ ἀγωγοῦ (α) πρός τά κάτω (β). Ρυθμίστε τήν τιμή τοῦ ρεύματος διά τοῦ ἀγωγοῦ (π.χ. 20 ÷ 50 A) ἀναταράζοντας ἐλαφρά τό χαρτόνι μέ τά ρινίσματα τοῦ σιδήρου ὥσπου αύτά νά τακτοποιηθοῦν σέ κλειστές γραμμές. Οι γραμμές αύτές παριστάνουν τό μαγνητικό φάσμα.
β) Πλησιάστε στό ρευματοφόρο ἀγωγό μαγνητική πυξίδα. Διαπιστώστε τήν υπαρξή τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου και τή φορά του. Στή συνέχεια νά ἀλλάξετε τή φορά τοῦ ρεύματος στόν ἀγωγό, ἀπό κάτω πρός τά πάνω και νά διαπιστώσετε μέ τήν πυξίδα τήν ἀλλαγή τῆς φορᾶς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου.
γ) Σχεδιάστε στό τετράδιο σας τό κύκλωμα τῆς ἀσκήσεως. Σημειώστε τά στοιχεῖα τῶν ὄργανων και συσκευῶν πού χρησιμοποιήσατε και περιγράψτε ουνοποιικά τούς χειρισμούς πού πραγματοποιήσατε, τίς παρατηρήσεις και τά ουμεράσματά σας.
2. a) Τροφοδοτήστε τό πηνίο πού θά σάς δοθεῖ μέ Σ.Ρ. και στή συνέχεια μέ τή μαγνητική πυξίδα προσδιορίστε τούς πόλους τοῦ πηνίου. Άλλάξτε τή φορά τοῦ ηλεκτρικοῦ ρεύματος στό πηνίο και παρατηρήστε μέ τή μαγνητική πυξίδα τήν ἀλλαγή τῶν πόλων.
Ἐπαληθεύστε τήν πολικότητα, πού παρατηρήσατε μέ τή μαγνητική πυξίδα στό πηνίο, μέ τόν κανόνα τοῦ δεξιόστροφου κοχλία (σχ. 1.1β).
β) Στήν προηγούμενη περίπτωση νά ρυθμίσετε (νά αύξησετε ή νά μειώσετε) τήν ἐνταση τοῦ ηλεκτρικοῦ ρεύματος ἔτσι, ώστε νά ἀντιληφθεῖτε ὅτι ἡ ἐλαφρά πλησιάση στό ρευματοφόρο οὐσιαστικά μεταβαίνει τήν πολικότητα τοῦ πηνίου.

κτική δύναμη, πού άσκεται στούς πόλους του πηνίου, είναι άνάλογη μέ τό ρεῦμα πού τό διαρρέει.


γ) Στό παραπάνω πηνίο νά τοποθετήσετε διαδοχικά 2 πυρήνες μέ πολύ διαφορετικούς συντελεστές μαγνητικής διαπερατότητας και νά παρατηρήσετε τήν έπιδραση πού άσκει ό πυρήνας στή μαγνήτισή του.

δ) Σχεδιάστε στό τετράδιο σας τό κύκλωμα τής άσκησεως. Περιγράψτε συνοπτικά τούς χειρισμούς πού πραγματοποιήσατε, τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας.


3. α) Άναγνωρίστε τά τυλίγματα τῶν πόλων τῆς ήλεκτρικῆς μηχανῆς Σ.Ρ. πού θά σᾶς δοθεῖ.

Νά τοποθετήσετε στό κιβώτιο άκροδεκτῶν όπως στό σχήμα 1.2α, τά άκρα τοῦ τυλίγματος διεγέρσεως, άφοι προηγουμένως τά έχετε συνδέσει σέ σειρά και μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά σχηματίζονται διαδοχικά έτερωνυμοι μαγνητικοί πόλοι. Γιά τήν έργασία αύτή νά χρησιμοποιήσετε τόν κανόνα τοῦ δεξιόστροφου κοχλία.


β) Νά τροφοδοτήσετε τό τύλιγμα διεγέρσεως μέ Σ.Ρ. και μέ τή βοήθεια μιᾶς μικρῆς μαγνητικῆς πυξίδας νά πραγματοποιήσετε έλεγχο γιά τή διαδοχή τῶν έτερωνυμών μαγνητικῶν πόλων, όπως φαίνεται στό σχήμα 1.2β.

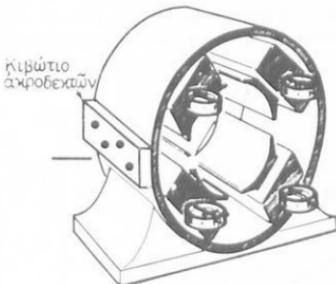

Σχ. 1.2α.

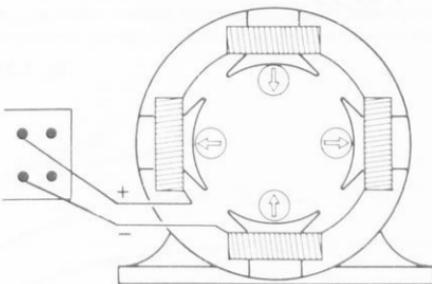


Σχ. 1.2β.

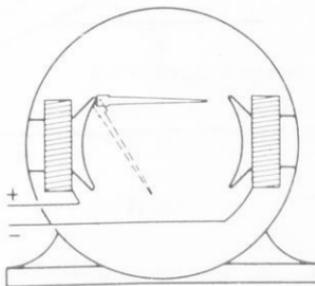

Σχ. 1.2γ.

γ) Έπαναλάβετε τόν έλεγχο τῶν μαγνητικῶν πόλων μέ τή μέθοδο τῆς καρφίδας, όπως φαίνεται στό σχήμα 1.2γ.

- δ) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τό ίσοδύναμο κύκλωμα της άσκήσεως. Άναφέ-ρετε τίς παραπομπές και τά συμπεράσματά σας από τήν άσκηση.
- 4.** Μέ κατάλληλο ώμομετρο έλέγχετε τή μόνωση τοῦ τυλίγματος διεγέρσεως τῆς μηχανῆς συνεχοῦς ρεύματος πού θά σᾶς δοθεῖ, ὅπως φαίνεται στό σχήμα 1.2δ.

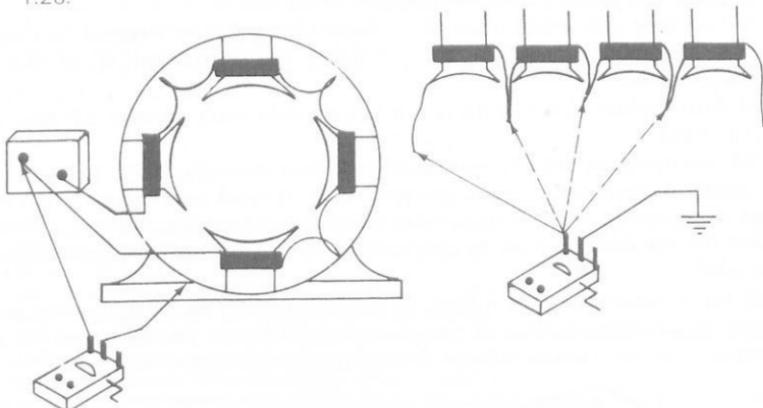

Σχ. 1.2δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Σ.Ρ. — ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ


2.1 Λειτουργία χωρίς φορτίο.

"Όταν γνωρίζουμε τή μαγνητική χαρακτηριστική μᾶς γεννήτριας, μπορούμε νά καθορίσουμε γιά κάθε τιμή τῆς έντασεως τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος διέγέρσεως, δηλαδή από τά άμπερελιγμάτα κάθε πόλου, τήν ΗΕΔ Ε σύμφωνα μέ τή σχέση:

$$E = \frac{p \cdot s \cdot w}{a \cdot 60} \cdot \Phi \cdot n$$

(για όρισμένο άριθμό στροφών άνά λεπτό και σέ λειτουργία τῆς γεννήτριας χωρίς φορτίο). Η ΗΕΔ Ε καλεῖται στατική ΗΕΔ. Η συνάρτηση $E = F(AW_m)$ καλεῖται **στατική χαρακτηριστική τῆς γεννήτριας**.

Στό σχήμα 2.1 φαίνονται οι στατικές χαρακτηριστικές γεννήτριας, πού λειτουργεῖ μέ διάφορους άριθμούς στροφών n_1 , n_2 , n_3 , ...

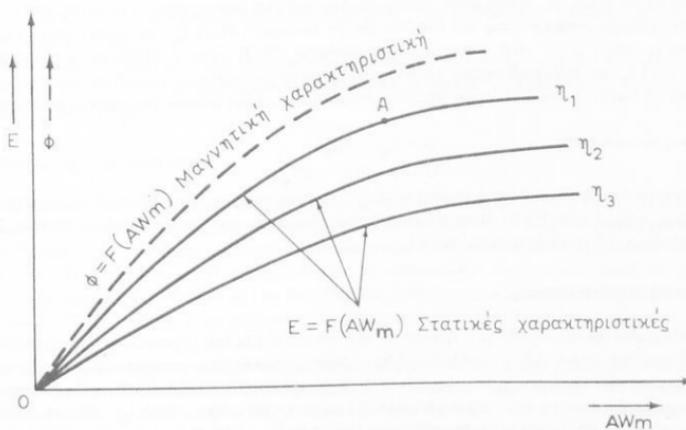

Σχ. 2.1.

Είναι δυνατό νά ξομε τόσες στατικές χαρακτηριστικές, δσες είναι οι πιθανές στροφές τῆς μηχανῆς άνά λεπτό, άντιθετα η **μαγνητική χαρακτηριστική είναι μία και μόνη γιά κάθε μηχανή**.

Άπο τή μαγνητική χαρακτηριστική τῶν γεννητριῶν προκύπτει δτι σέ κάθε τιμή άμπερελιγμάτων AW_m άντιστοιχεῖ όρισμένη τιμή μαγνητικῆς ροής Φ και από τή σχέση ύπολογισμοῦ τῆς ΗΕΔ συμπεραίνεται δτι γιά μιά τιμή άμπερελιγμάτων ή ΗΕΔ είναι άναλογη μέ τον άριθμό στροφών πού λειτουργεῖ η γεννήτρια.

Η σημασία της στατικής χαρακτηριστικής της γεννήτριας έχει την ίδια ουσιαστική σημασία που έχει και η μαγνητική χαρακτηριστική, όπως γνωρίσαμε στο πρώτο κεφάλαιο.

Από τη στατική χαρακτηριστική η φαίνεται ότι η λειτουργία της γεννήτριας μέν κανονικό άριθμο στροφών πρέπει να καθορισθεί λίγο δεξιότερα από τό σημείο Α (σχ. 2.1), πού άρχιζει τό γόνατο της καμπύλης. Λειτουργία με τίς πού πάνω συνθήκες κάτω από τό γόνατο φανερώνει ότι η γεννήτρια είναι αντιοκονομική. δηλαδή έχει κατασκευασθεί μέν μεγαλύτερες διαστάσεις (περίσσιο μαγνητικό ύλικό), ένω λειτουργία πολύ πιο δεξιά από τό σημείο Α. Φανερώνει ότι η γεννήτρια λειτουργεί μέν ισχυρό μαγνητικό κόρο, πράγμα πού σημαίνει ότι έχει σημαντικές άπωλειες και έπι πλέον άπαιτεται αύξημένο τύλιγμα.

2.2 Λειτουργία μέν φορτίο.

Όταν μιά γεννήτρια λειτουργεί χωρίς φορτίο, δηλαδή μέν άνοικτό τό έξωτερικό της κύκλωμα, τότε αύτή άναπτύσσεται σέ διάρμενες στροφές άνω λεπτό μιά ΗΕΔ, πού προέρχεται από όλα τά διαθέσιμα άμπερλιγμάτα τών πόλουν της και αύτή ένιναι ή **στατική** ΗΕΔ Ε_Φ.

Στήν περίπτωση πού τό έξωτερικό κύκλωμα της γεννήτριας είναι κλειστό και λειτουργεί μέν διάμενο ήλεκτρικό ρεύμα φορτίσεως, τά διαθέσιμα άμπερλιγμάτα κάθε πόλου μειώνονται από τά άνιστητα άμπερλιγμάτα τού τυμπάνου, πού δημιουργούνται στό τύλιγμά του από τό ρεύμα φορτίσεως τίθεται άμπερλιγμάτα τού τυμπάνου, πού δημιουργούνται στό τύλιγμά του από τό ρεύμα φορτίσεως

$$I_{\text{α}} = \frac{I_{\Phi}}{2a} \quad \text{πού τό διαρρέει.}$$

Η ΗΕΔ της γεννήτριας τότε πέφτει σέ μικρότερη τιμή, πού την όνομάζομε **δυναμική** ΗΕΔ E_Φ ή ΗΕΔ μέν φορτίο.

Η συνάρτηση E_Φ = F(ΑW_m) πού προκύπτει γιά λειτουργία της γεννήτριας μέν φορτίο καλείται **δυναμική χαρακτηριστική**. Η τιμή της δυναμικής ΗΕΔ είναι E_Φ = E - U_α, οπου U_α η πτώση της τάσεως πού οφείλεται στά άντιθετα άμπερλιγμάτα τού τυμπάνου. Κάτω από αύτές τις συνθήκες λειτουργίας της γεννήτριας, άν συνδέσσεται στούς πόλους της ένα βολτόμετρο, τήν τάση πού θα μετρήσεται την όνομάζομε **πολική τάση** και ισούται μέν τή δυναμική ΗΕΔ E_Φ μειωμένη κατά τήν ώμικη πτώση τάσεως (R_{Ια}) μέσα στό τύλιγμα τού τυμπάνου. Τό R ένιναι ή ισοδύναμη άντισταση τού τυμπάνου και τό I_Φ τό συνολικό ρεύμα φορτίσεως. Σέ αύτή προσθέτομε άκομα και μιά ώμικη πτώση τάσεως κατά τή διάβαση τού ρεύματος από τήν έπιφανεια έπαφης μεταξύ τών φηκτρών και τού συλλέκτη.

Επομένως πολική τάση:

$$U = E_{\Phi} - RI_{\Phi}$$

ή

$$U = E - (U_{\alpha} + RI_{\Phi})$$


Από τά παραπάνω φαίνεται ότι η πολική τάση μιάς γεννήτριας μεταβάλλεται μέν τό ήλεκτρικό ρεύμα φορτίσεως, γιατί τά άντιθετα άμπερλιγμάτα τού τυμπάνου και η ώμικη πτώση τάσεως μέσα σ' ούτο ένιναι άναλογα μέν τό ρεύμα φορτίσεως I_Φ.

2.3 Έξωτερική χαρακτηριστική.

Η στατική χαρακτηριστική της γεννήτριας μέν τόν κανονικό άριθμό στροφών της άποτελει τή βάση γιά νά προχωρήσομε στή μελέτη της έξωτερικής χαρακτηριστικής, π.χ. δταν στους πόλους της γεννήτριας διαθέτομε (OK) άμπερλιγμάτα (σχ. 2.3). έχομε μία στατική ΗΕΔ (KA) σέ λειτουργία χωρίς φορτίο. Όταν συνδέσσεται τη γεννήτρια μέ φορτίο, πού άντιστοχεί σέ ρεύμα I_Φ, τότε τό τύλιγμα τού τυμπάνου άντιρρα μέ τά άντιθετα άμπερλιγμάτα τού (AB) (σχ. 2.3). Γιά νά έχομε μιά δυναμική ΗΕΔ E_Φ ήση μέ τήν προηγούμενη στατική ΗΕΔ E, πρέπει νά διαθέτομε στούς πόλους της γεννήτριας περισσότερα άμπερλιγμάτα (ΟΛ) από τά (OK). Από τό σημείο Α τής στατικής χαρακτηριστικής βρίσκομε άντιστοχα τό σημείο Β της δυναμικής χαρακτηριστικής (σχ. 2.3).

Τό σημείο της χαρακτηριστικής αύτης προκύπτει μέ μετατόπιση τού σημείου τής στατικής χαρακτηριστικής πρός τά δεξιά άναλογα πρός τό ρεύμα φορτίσεως I_Φ.

Γιά νά προσδιορίσουμε τήν πολική τάση τής γεννήτριας πρέπει νά άφαιρέσομε από τή δυναμική ΗΕΔ (ΛΒ) τήν πτώση τάσεως, πού άναπτύσσεται μέσα στό τύλιγμα τού τυμπάνου (RI_Φ). Η τάση αύτή άντιστοχει στό διάγραμμα τού σχήματος 2.3 μέ τό εύθυγραμμο τμήμα (ΒΓ). Τά διάφορα σημεία

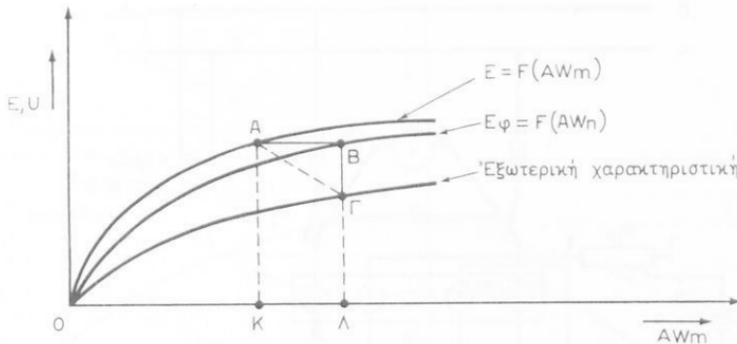

Σχ. 2.3.

Γ πού προκύπτουν μέ διαδοχικές φορτίσεις τῆς γεννήτριας, καθορίζουν τήν **έξωτερική χαρακτηριστική** της. Ή χαρακτηριστική αυτή βρίσκεται πάντοτε κάτω από τή δυναμική χαρακτηριστική.

Τά σημεῖα **A**, **B** καὶ **Γ** σχηματίζουν στό διάγραμμα τῶν χαρακτηριστικῶν ἔνα ὄρθογώνιο τρίγωνο **ΑΒΓ** πού τὸ καλοῦμε **χαρακτηριστικό τρίγωνο** τῆς γεννήτριας. Ή μία κάθετη πλευρά του **ΑΒ** είναι παράλληλη πρός τὸν ἀξόνα τῶν ἀμπερελιγμάτων παριστάνει (μὲ κλίμακα σχεδιάσεως) τὰ ἀντίθετα ἀμπερελιγμάτα τοῦ τυλίγματος τοῦ τυμπάνου καὶ τὸ μῆκος της είναι ἀνάλογο μὲ τὸ ρεῦμα φορτίσεως. Τὸ ίδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἄλλη κάθετη πλευρά **ΒΓ** πού παριστάνει τήν έξωτερική πτώση τάσεως καὶ αὐτή είναι ἀνάλογη μὲ τὸ ρεῦμα φορτίσεως.


Τό χαρακτηριστικό τρίγωνο **ΑΒΓ** σέ μία δρισμένη γεννήτρια μένει πάντοτε δῆμοιο πρός **Έαυτό**, ή μορφή τοῦ τριγώνου είναι πάντοτε ἡ ίδια, ἐνώ τό μέγεθός του καθορίζεται κάθε φορά από τὴν τιμὴν τοῦ ρεύματος φορτίσεως I_0 .

Η κορυφή **A** τοῦ χαρακτηριστικοῦ τριγώνου βρίσκεται πάντοτε ἐπάνω στή στατική χαρακτηριστική, ή κορυφή **B** ἐπάνω στή δυναμική χαρακτηριστική καὶ ή κορυφή **Γ** ἐπάνω στήν έξωτερική χαρακτηριστική τῆς γεννήτριας.

2.4 Γεννήτριες μέ ζένη διέγερση.

Κατασκευαστικά οἱ γεννήτριες μέ ζένη διέγερση είναι ίδιες μέ τὰ ἄλλα εἶδοι τῶν γεννήτριῶν. Διαφέρουν δώμας στὸν τρόπο τῆς διεγέρσεως τους. Γιά νά λειτουργήσει ἡ γεννήτρια αὐτή χρειάζομαστε μιὰ πηγὴ $S.P.$, πού είναι εἴτε συστοιχία ἀπό συσσωρεύτες, εἴτε ἀκόμα καὶ μιὰ μικρή αὐτόδιεγέρουμένη γεννήτρια. Ἀπό τὴν πηγὴ τοῦ $S.P.$ τραφοδοτεῖται τό τύλιγμα τῆς διεγέρσεως ἀνεξάρτητα ἀπό τό τύλιγμα τοῦ ἑπαγώμιου της. Τό ρεῦμα τῆς διεγέρσεως ρυθμίζεται μὲ ποσοστάτη (R_m) πού συνδέομε στό κύκλωμα αὐτό. Στό σχῆμα 2.4α φαίνεται ἡ συνδεσμολογία τῶν κυκλωμάτων τῆς γεννήτριας αὐτῆς.

Σέ κάθε γεννήτρια, σύμφωνα μέ δοσα ἀναφέραμε στά προηγούμενα, μᾶς ἐνδιαφέρει νά γνωρίζομε τελικά ὅχι τήν έξωτερική χαρακτηριστική της, ἀλλά τή χαρακτηριστική πού δίνει τὴν πολική τάση γά κάθε ἡλεκτρικοῦ ρεύμα φορτίσεως $U = F(I_\varphi)$. Αὐτή τή χαρακτηριστική τήν δυνομάζομε **χαρακτηριστική Φορτίσεως** καὶ χαράσσεται κατά τὸν ἀκόλουθο τρόπο: Πέρνομε ὡς δεδομένα, τή στατική χαρακτηριστική μέ σταθερές στροφές n , καὶ σταθερά ἀμπερελιγμάτων ($AW_m = OK$) στοὺς πόλους, (σχῆμα 2.4β). Ἀκόμα πέρνομε ὡς γνωστό τό χαρακτηριστικό τρίγωνο **ΑΒΓ** πού ἀντιστοιχεῖ σέ ρεῦμα φορτίσεως I_1 , τοῦ ὅποιου, ὅπως ἔχομε ἀναφέρει στὴν προηγούμενη παράγραφο, ή κορυφή του **A** βρίσκεται ἐπάνω στή στατική χαρακτηριστική καὶ ή πλευρά του **ΒΓ** ἀπότελει τμῆμα τῆς κατακόρυφης πού περνά ἀπό τό σημεῖο **K** τοῦ ἀξόνα τῶν ἀμπερελιγμάτων. Τό τρίγωνο δῆλαδή χαράσσεται μεταξύ τῆς στατικῆς χαρακτηριστικῆς καὶ τῆς κατακόρυφης ἀπό τό σημεῖο **K**. Στό σχῆμα 2.4β τό **(KG)** παριστάνει τήν τάση U_1 πού ἀντιστοιχεῖ σέ ρεῦμα φορτίσεως I_1 . Ὄταν τό ρεῦμα φορτίσεως γίνει 2 I_1 , τότε ἔχομε τό τρίγωνο **Α'Β'Γ'** ὅπου $(A'B') = 2(AB)$. Χαράσσομε τό **A'** **B'** **Γ'** κατά τὸν ίδιο τρόπο μέ τό **ΑΒΓ**. Ἀπό αὐτό προκύπτει ὅτι σέ ρεῦμα 2 I_1 , ἀντιστοιχεῖ τάση $U_2 = (KG)$. Κατ' αὐτό τὸν τρόπο χαράσσεται ση-

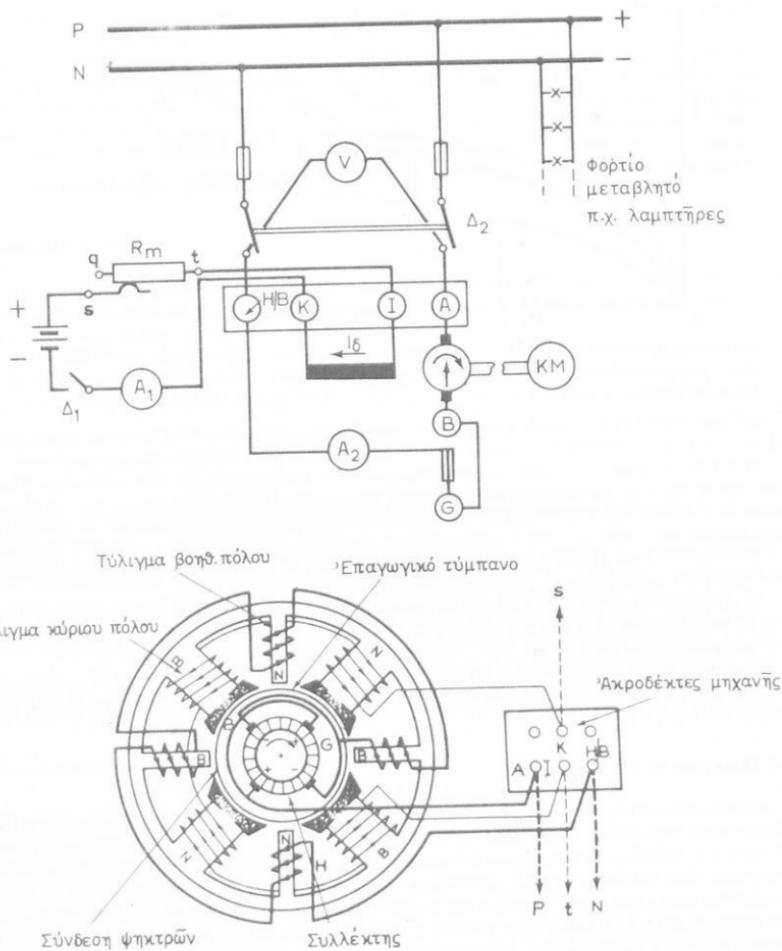


Σχ. 2.4a.

Συνδεσμολογία γεννήτριας μέ ξένη διέγερση.

K-I = Διέγερση. BG-H = Βοηθητικοί πόλοι. KM = Κινητήρια μηχανή.

μείο πρός σημείο στό δεξιό σύστημα τῶν όρθογωνίων άξονων τοῦ σχήματος 2.4β ή ζητούμενη χαρακτηριστική φορτίσεως $U = F(I_{\phi})$ μέ σταθερό ρεύμα διεγέρσεως καὶ σταθερές στροφές n_1 .

‘Από τὴ χαρακτηριστική φορτίσεως μᾶς γεννήτριας ζένης διεγέρσεως φίνεται ὅτι δύο τὸ ήλεκτρικό ρεύμα τῆς φορτίσεως αὐξάνεται, τόσο μειωνεται ἢ πολική τάσην. ‘Από αὐτὸ συμπεραίνεται ὅτι ἡ ίσχυς αὐτῆς τῆς γεννήτριας δὲν μεταβάλλεται ὅπότο μέ τὶς μεταβολές τῆς φορτίσεως. Τὸ χαρακτηριστικό αὐτὸ ἀποτελεῖ στοιχεῖο εύνοιο γιά τὴν κινητήρια μηχανὴ τῆς γεννήτριας (KM), γιατὶ ἔτι προλαβαίνει νά προσαρμόζεται στὶς μεταβολές τοῦ φορτίου. Δηλαδή ἐπιτυχάνεται εύσταθής λειτουργία.

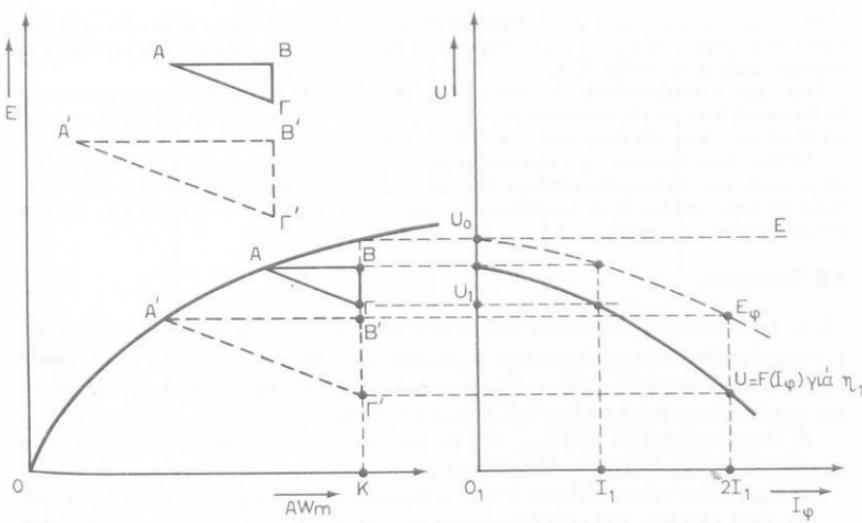


Σχ. 2.4β.

Η διαφορά των τάσεων $U_0 - U_1$, που παρουσιάζεται κατά τή λειτουργία τής γεννήτριας μέ ρεῦμα φορτίσεως I_1 (σχ. 2.4γ) ονομάζεται **πτώση τάσεως** τής γεννήτριας. Η U_0 είναι ή πολική τάση χωρίς φορτίο και ισούται μέ τήν ΗΕΔ E . Η U_1 είναι ή πολική τάση που άντιστοχεῖ σε φορτίο I_1 . Η πτώση τάσεως συνηθέστερα έκφραζεται σε έκατοστια ποσοστά τής ΗΕΔ, δηλαδή:

$$\epsilon = \frac{U_0 - U_1}{U_1} \cdot 100\%$$

Όταν η γεννήτρια λειτουργεί μέ τίς κανονικές της στροφές και τό κανονικό της ήλεκτρικό ρεῦμα διεγέρσεως, ή πτώση τάσεως άνερχεται σε $5 \div 10\%$ γιά κανονική φόρτιση.

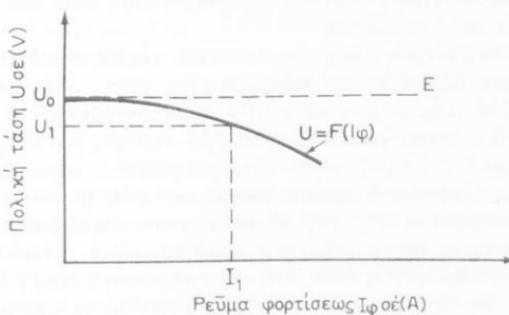

Σχ. 2.4γ.

Τό ποσοστό παρουσιάζεται μεγαλύτερο στις γεννήτριες πού λειτουργούν μέ μετάθεση τών ψηφητρών και μικρότερο σε έκεινες πού λειτουργούν μέ τις ψηφητρες στήν ούδετερη ζώνη και έχουν μαγνητικούς πόλους αντισταθμίσεως.

Στήν πράξη ή χρησιμοποίηση τών γεννήτριων μέ ξένη διέγερση είναι περιορισμένη, γιατί απαιτεῖται ξεχωριστή πηγή γιά την τροφοδότηση τής διεγέρσεως. Γι' αυτό προτιμούνται οι αύτοδιεγειρόμενες γεννήτριες, όπως θά άναφέρομε στά έπομενα κεφάλαια.

Ίδιαίτερη θύμας έφαρμογή έχει η γεννήτρια μέ ξένη διέγερση ώς διεγέρτρια σε μεγάλες σύγχρονες μηχανές, γιατί παρουσιάζει σταθερή τάση με τή φόρτιση, συγκρινόμενη με άλλα είδη γεννήτριων, και στόν κινητήρα ζένης διεγέρσεως στή ζεύξη Ward-Leonard, πού θά άναφέρομε στό άντιστοιχο κεφάλαιο τών κινητήρων Σ.Ρ.

2.5 Άσκησεις.


1. α) Στό κιβώτιο άκροδεκτών μιᾶς γεννήτριας, πού θά σᾶς δοθεῖ στό Έργαστήριο, άναγνωρίστε τά άκρα τών τυλιγμάτων τής διεγέρσεως, τών βοηθητικών πόλων και τού έπαγγώμου. Χρησιμοποιήστε γιά τήν έργασία αυτή ένα ώμόμετρο ή ένα ένδεικτικό λαμπτήρα (δοκιμαστικό).
- β) Παρατηρήστε τό σύστημα τής ρυθμιστικής άντιστάσεως πού θά χρησιμοποιήσετε στή διέγερση. Ξεχωρίστε τή μεσαία λήψη άπό τά άκρα τής.
- γ) Σημειώστε τά άπαραίτητα στοιχεία άπό τόν πίνακα τής γεννήτριας και με βάση αυτά έλεγχετε τήν καταλληλότητα τών όργανων, πού σᾶς έχουν διατεθεί άπό τό Έργαστήριο, γιά νά τά συνδεσμολογήσετε σέ αυτή.
- δ) Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τών κυκλωμάτων τής γεννήτριας οπως στό σχήμα 2.4a. (Προσοχή στή συνδεσμολογία τών όργανων).
- ε) Θέσετε σέ κίνηση τήν κινητήρια μηχανή και ρυθμίστε τίς στροφές της στόν όνομαστικό άριθμό στροφών τής γεννήτριας. Κάνετε τόν έλεγχο τών στροφών μέ στροφόμετρο.
- στ) Κλείστε τό διακόπτη Δ_1 , τής διεγέρσεως. (Προσοχή ή διακόπτης Δ_2 παραμένει άνοικτός).
- Πρίν άκόμη τροφοδοτήσετε τό κύκλωμα τής διεγέρσεως μέ ρεῦμα φροντίστε ή ρυθμιστική άντισταση R_m τής διεγέρσεως νά βρίσκεται άλη μέσα στό κύκλωμα. Αύξομειώνοντας τήν άντισταση τής διεγέρσεως παρατηρήστε στό άμπερόμετρο A_1 , τή ρύθμιση τού ήλεκτρικού ρεύματος διεγέρσεως. Παρατηρήστε στό βολτόμετρο οτι ή άναπτυσσόμενη τάση είναι άναλογη μέ τό ήλεκτρικό ρεῦμα τής διεγέρσεως.
- ζ) Σχεδιάστε στό τετράδιο σας τή συνδεσμολογία τής γεννήτριας και τό ίσοδύναμο κύκλωμα τής άσκησεως. Άναφέρετε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας άπό τούς χειρισμούς πού πραγματοποιήσατε.
2. α) Χαράξτε τίς στατικές χαρακτηριστικές γιά στροφές n_1 και n_2 τής γεννήτριας τής άσκησεως 1. Γιά τήν έργασία αυτή ρυθμίστε τίς στροφές τής κινητήριας μηχανής στόν όνομαστικό άριθμό. Μετρήστε αύτές μέ ένα στροφόμετρο και σημειώστε τόν άριθμό τους στόν πίνακα τών άποτελεσμάτων 2.5.1 στή στήλη n_1 . Ή διακόπτης Δ_2 τού φορτίου (σχ. 2.4a) παραμένει άνοικτός. Αύξομειώστε τήν άντισταση διεγέρσεως οπως στήν προηγούμενη άσκηση. Σέ κάθε μεταβολή τής άντιστάσεως σημειώστε στόν πίνακα τών άποτελεσμάτων τίς ένδειξεις τού βολτομέτρου V και τού άμπερομέτρου A_1 . Νά έπαναληφθούν οι μετρήσεις μέ στροφές n_2 κατά 10–20% λιγότερες άπό τόν όνομαστικό άριθμό στροφών τής γεννήτριας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2.5.1

$n_1 = \dots \text{στρ}/\text{min}$		$n_2 = \dots \text{στρ}/\text{min}$	
$E = U$	I_δ	$E = U_0$	I_δ
σέ (V)	σέ (A)	σέ (V)	σέ (A)
.....
.....
.....

Από τόν πίνακα τών άποτελεσμάτων σημειώστε σέ σύστημα άξονων (U_0 , I_δ) τίς συντεταγμένες τών μετρήσεων. Οι καμπύλες πού σχηματίζονται από τή συνένωση τών σημείων αύτών (σχ. 2.5) είναι οι στατικές χαρακτηριστικές γιά στροφές n_1 καί n_2 .

β) Στό τετράδιό σας περιγράψτε συνοπτικά τήν όλη έργασία σας ψέ τά άποτελέσματα καί τίς παρατηρήσεις σας.

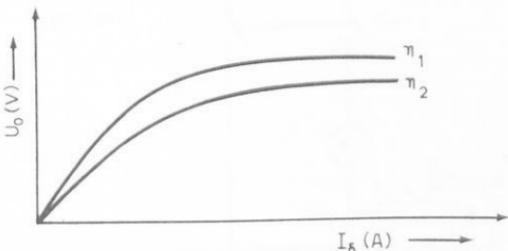

Σχ. 2.5.

3. a) Χαράξτε τή χαρακτηριστική φορτίσεως $U = F(I_\phi)$ τής γεννήτριας τών άσκησεων 1 καί 2 μέ στροφές ίσες μέ τόν όνομαστικό άριθμό καί ρεῦμα διεγέρσεως ίσο μέ τό όνομαστικό. Γιά τήν έργασία αύτή νά θέσετε σέ λειτουργία τή γεννήτρια καί φροντίστε οι τιμές τών στροφών καί τό ρεῦμα τής διεγέρσεως νά παραμένουν σταθερές σέ όλόκληρη τή διάρκεια τών μετρήσεων. Στόν πίνακα τών άποτελεσμάτων 2.5.2 σημειώστε μέ άνοικτό τό διακόπτη Δ_2 τού φορτίου τήν ένδειξη τού βολτόμετρου. Ή τιμή αύτή άντιστοιχεί σχεδόν στή στατική ΗΕΔ Ε. Κλείστε τό διακόπτη Δ_2 καί στή συνέχεια ρυθμίστε τό φορτίο έτσι, ώστε προοδευτικά νά φθάσετε στήν όνομαστική του τιμή. Σέ κάθε ρύθμιση τού φορτίου, σημειώστε τίς ένδειξεις τού βολτόμετρου V καί άμπερόμετρου A_2 (σχ. 2.2a) στόν πίνακα τών άποτελεσμάτων 2.5.2.

Από τίς μετρήσεις πού έχουν καταχωρισθεί στόν πίνακα άποτελεσμάτων 2.5.2 σημειώστε σέ σύστημα άξονων τίς συντεταγμένες τών μετρήσεων (U , I_ϕ). Συνδέστε τά σημεία αύτά μεταξύ τους. Ή καμπύλη πού σχηματίζεται είναι ή χαρακτηριστική φορτίσεως της: $U = F(I_\phi)$ (2.4y).

β) Στό τετράδιό σας περιγράψτε συνοπτικά τήν όλη έργασία σας. Χαράξτε τή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2.5.2

$I_\delta = \dots$	(A)
$U_0 = \dots$	V
$n = \dots$	στρ./min
U (V)	I_Φ (A)
.....
.....
.....


χαρακτηριστική φορτίσεως (μέ κατάλληλη κλίμακα) και έπαληθεύστε τά άπο-
τέλεσματα τών μετρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

3.1 Γενικά.

Όπως μᾶς είναι γνωστό μιά γεννήτρια Σ.Ρ. άποτελεῖται άπό τό **στάτη** (ή έπαγωγέα) μέ τούς μαγνητικούς πόλους, τό **δρομέα** (ή έπαγώγιμο) μέ τό τύλιγμα τού τυμπάνου και τό **σύστημα παροχής** τού ρεύματος (συλλέκτης και ψήκτρες). Στό σχήμα 3.1 έχομε τό διάγραμμα όπου φαίνεται ή συνδεσμολογία

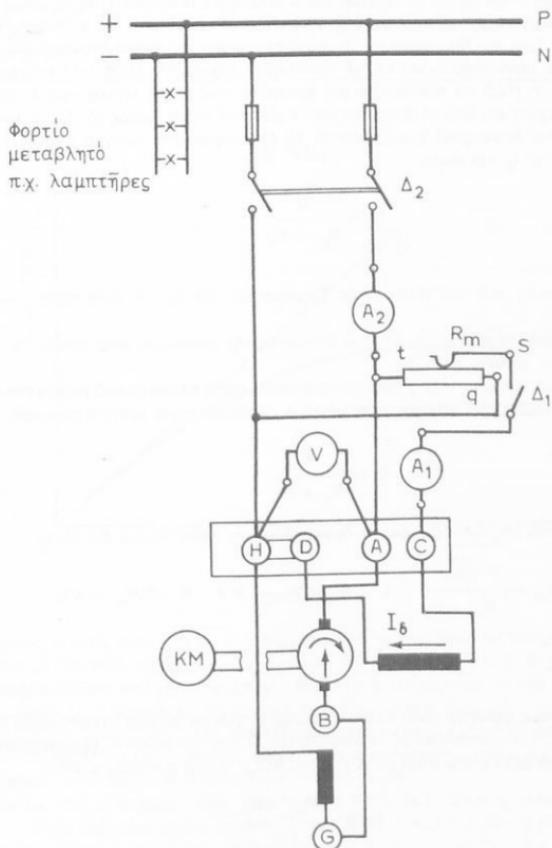

Σχ. 3.1.

Συνδεσμολογία γεννήτριας μέ παράλληλη διέγερση.

για της γεννήτριας με παράλληλη διέγερση. Τά πηνία τού τυλίγματος της διεγέρσεως είναι συνδεμένα μεταξύ τους σε σειρά και σε σειρά μέ αυτά είναι και ο ροοστάτης της διεγέρσεως (t-t-q-s).

Τό σύνολο αυτών συνδέεται παράλληλα στά άκρα τού ἑπαγώγικού τυμπάνου της γεννήτριας.

3.2 Χαρακτηριστική εύθεια – Κρίσιμος άριθμός στροφών.

Της γεννήτρια αυτή είναι μία μηχανή αύτοδιεγειρόμενη. Η αύτοδιεγερσή της πετυχαίνεται από τόν «παραμένοντα μαγνητισμό» πού φέρνει τό σιδηρομαγνητικό ύλικο τών πυρήνων τών πόλων άκομη και όταν έχει διακοπεῖ ή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στό τύλιγμα διεγέρσεως.

Της γεννήτριας είναι στροφές ω που διεγέρσεως είναι $\omega = 2\pi f$

Η μαγνητική ροή του «παραμένοντος μαγνητισμού» είναι $I_m = 2\pi f \cdot R_m$

Θέτουμε σέ λειτουργία τήν κινητήρια μηχανή. Ρυθμίζομε τίς στροφές ώστε νά ξεπεράσουν τόν κρίσιμο άριθμό στροφών της γεννήτριας (οι διακόπτες τού φορτίου A_2 και της διεγέρσεως A_1 είναι άναντοι). Κατόπιν κλείνουμε τό διακόπτη της διεγέρσεως A_1 (σχ. 3.1). Από τή μικρή ΗΕΔ. που άναπτυσσεται στό τύλιγμα τού ἑπαγώγιου, λόγω τού μαγνητικού πεδίου τού παραμένοντος μαγνητισμού τών πόλων της γεννήτριας, τό τύλιγμα τής διεγέρσεως τροφοδοτεῖται μέ μικρό ηλεκτρικό ρεύμα I_g . Η φορά τού ηλεκτρικού ρεύματος I_g πρέπει νά είναι τέτοια ώστε τό μαγνητικό πεδίο πού σχηματίζει αύτό νά έχει τήν ίδια φορά μέ το μαγνητικό πεδίο τού παραμένοντος μαγνητισμού, για νά προστεθούν τά δύο μαγνητικά πεδία και νά προκληθεῖ αύξηση τής ΗΕΔ. Η διαδικασία αύτή έπαναλαμβάνεται ώσπου ή ΗΕΔ νά φθάσει σε μιά διορισμένη τιμή E . Η τελική τιμή E έχεπται από τίς στροφές της γεννήτριας και αύτό τή συνολική άντισταση τού κυκλώματος της διεγέρσεως ($R_g + R_m$).

Όταν ή γεννήτρια λειτουργεῖ χωρίς φορτίο, τό ἑπαγώγικό της τύλιγμα διαρρέεται μόνο από τό ρεύμα διεγέρσεως της I_g και είναι:

$$I_g = \frac{U}{R_m + R_g}$$

ὅπου R_g ή άντισταση τού τυλίγματος της διεγέρσεως και R_m ή άντισταση τού ροοστάτη της διεγέρσεως.

Τό ρεύμα αύτό είναι περίπου $1 \div 3\%$ τού ρεύματος της κανονικής φορτίσεως της μηχανής και σε σπάνιες περιπτώσεις φθάνει τό 5%.

Τό χαρακτηριστικό τρίγωνο (ΑΒΓ) πού άντιστοιχεί σε αύτό τό ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει νά άποτελεῖ πράσινης σημείο, δηλαδή τό Γ νά συμπίπτει μέ τό Α. Επομένως γιά λειτουργία χωρίς φορτίο θά έχομε $U \cong E$, δηλώνεται:

$$I_g = \frac{E}{R_g + R_m}$$

Μέ τό ρεύμα αύτό της διεγέρσεως τά άμπερελίγματα κάθε πόλου θά είναι:


$$AW_m = I_g \cdot W_m = \left(\frac{W_m}{R_m + R_g} \right) \cdot E \quad \& \quad AW_m = K'E \quad \& \quad AW_m = K'U$$

$$\text{όπου } K' = \frac{W_m}{R_m + R_g}$$


Τό πολική τάση όπως φαίνεται είναι εύθειας ανάλογη πρός τά άμπερελίγματα κάθε πόλου και ή συνάρτηση $U = F(AW_m)$ παριστάνεται μέ εύθεια OB (σχ. 3.2a) πού καλείται χαρακτηριστική εύθεια της γεννήτριας. Η εύθεια αύτή σχηματίζει μέ τόν δύοντα AW_m γωνία ϕ τέτοια, ώστε:

$$\epsilon\phi \phi = \frac{R_m + R_g}{W_m}$$

Τό κλίση της χαρακτηριστικής εύθειας OB είναι καθορισμένη από τά κατασκευαστικά στοιχεία της

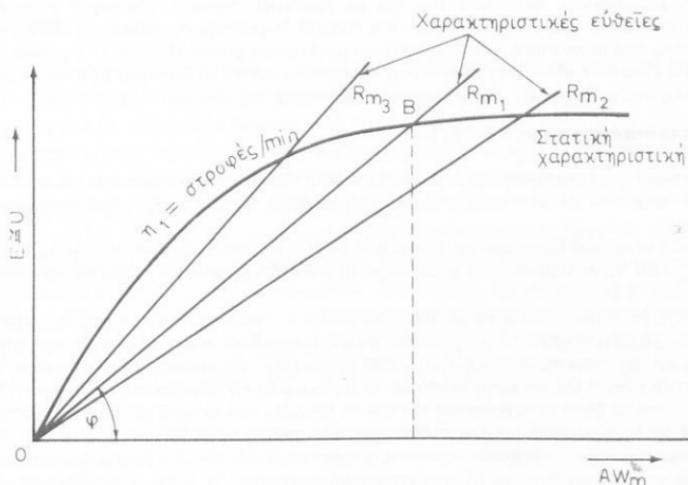

Σχ. 3.2α.

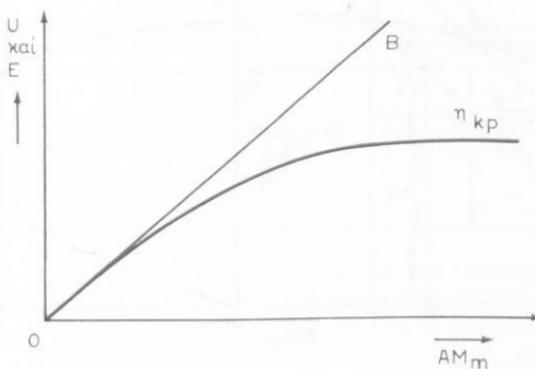

Σχ. 3.2β.

γεννήτριας, δηλαδή από τις τιμές της R_d και W_m (σπείρες του τυλίγματος) και μπορεῖ νά μεταβληθεῖ ή θέση της μόνο με την τιμή που θά πάρει ή R_m (π.χ. R_{m_1} , R_{m_2} , R_{m_3} , ...). Η στατική χαρακτηριστική $E = F(AW_m)$ πρέπει βέβαια νά βρίσκεται έπανω από τή χαρακτηριστική εύθεια OB γιατί $E > U$. Στίς περιπτώσεις που $E = U$ το σημείο B τής χαρακτηριστικής εύθειας είναι και σημείο τής στατικής χαρακτηριστικής. Έπειδή δημος ή θέση τής στατικής χαρακτηριστικής έξαρται από τις στροφές η άναλεπτό, πρέπει οι στροφές νά είναι άρκετές ώστε, διαν ή γεννήτρια αύτοδιεγέρεται, νά άναπτυχθεί στατική ΗΕΔ μεγαλύτερη από τήν άπαιτούμενη πολική τάση.

Στίς περιπτώσεις που οι στροφές είναι τόσες, ώστε ή στατική χαρακτηριστική νά έφαπτεται στή χαρακτηριστική εύθεια (προφανώς στό σημείο O) (σχ. 3.2β), τότε ή γεννήτρια βρίσκεται στό κρίσιμο σημείο τής αύτοδιεγέρσεως της και διάριθμός αύτός τών στροφών καλεῖται, όπως άναφέραμε, **κρίσιμος άριθμός**. Η γεννήτρια δέν αύτοδιεγέρεται γιά κάθε άριθμό στροφών μικρότερο από τόν κρίσιμο. Ο κρίσιμος άριθμός μεταβάλλεται άναλογα με τήν τιμή τής άντιστάσεως τού ροοστάτη R_m και παίρνει τήν έλλαχιστη τιμή, διαν ή R_m έχει μηδενισθεί. Έπομένως ή γεννήτρια αύτοδιεγέρεται


έύκολότερα μέ μηδενική άντισταση R_m και μέ λιγότερες στροφές. Άκομη ή αύτοδιέγερση διευκολύνεται όταν τό εξωτερικό κύκλωμα είναι άνοικτο (διακόπητης Δ_2 άνοικτός) γιατί ή διέγερση βρίσκεται κάτω από μεγαλύτερη τάση κατά τή λειτουργία χωρίς φορτίο ($E \geq U$). Τό συμπέρασμα από τά παραπάνω είναι ότι ή γεννήτρια παράλληλης διεγέρσεως πρέπει νά ξεκινήσει μέ βραχυκυκλώμενη τή ρυθμιστική της άντισταση R_m και μέ άνοικτό τό εξωτερικό της κύκλωμα.

3.3 Χαρακτηριστικά φορτίσεως $U = F(I_\phi)$.

Ή χαρακτηριστική αύτή προσδιορίζεται μέ τή βοήθεια τής στατικής χαρακτηριστικής καί τού χαρακτηριστικού τριγώνου μέ σταθερές στροφές και σταθερή άντισταση R_m , τού κυκλώματος τῆς διεγέρσεως.

Έστω ότι ή γεννήτρια λειτουργεί μέ π, στροφές και ή άντισταση τού ροοστάτη τῆς διεγέρσεως έχει τιμή R_m . Μέ τό δεδομένα αύτά χαράσσομε τή στατική χαρακτηριστική καί τή χαρακτηριστική εύθεια OB (σχ. 3.3).

Έστω ότι ή γεννήτρια φορτίζεται μέ ήλεκτρικό ρεύμα I_1 , πού άντιστοιχεί σέ χαρακτηριστικό τρίγωνο $A_1B_1\Gamma_1$. Τό τρίγωνο αύτό τό τοποθετούμε σέ μια τυχαία θέση $A'B'\Gamma'$ μεταξύ τῆς στατικής χαρακτηριστικής καί τῆς χαρακτηριστικής εύθειας OB . Από τό σημείο A' φέρομε τήν παράλληλη $A'\Gamma'$ πρός τή χαρακτηριστική εύθεια OB καί τάσης U_1 στην πολική A'_1 , πού άντιστοιχεί στό ρεύμα φορτίσεως I_1 . Από τή θέση αύτή βρίσκομε τήν πολική B'_1 , πού άντιστοιχεί στό ρεύμα φορτίσεως I_1 . Τίς πιμές I_1 , U_1 τίς μεταφέρομε στό σύστημα τῶν όρθογωνών (I_ϕ, U) (σχ. 3.3) καί προσδιορίζομε ένα σημείο τῆς χαρακτηριστικής φορτίσεως Λ . Μέ τόν ίδιο τρόπο προσδιορίζομε καί άλλα σημεία καί έτσι χαράσσομε τή χαρακτηριστική φορτίσεως $U = F(I_\phi)$, σημείο πρός σημείο.

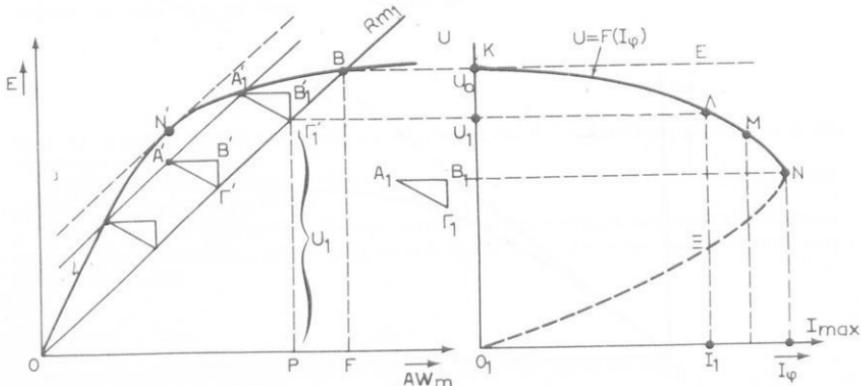

Σχ. 3.3.

Παρατηροῦμε από τό σχήμα 3.3 ότι ή γεννήτρια μέ παράλληλη διέγερση δέν μπορεῖ νά δώσει ρεύμα φορτίσεως μεγαλύτερο από ένα I_{max} πού άντιστοιχεί στό άκραίο σημείο N τῆς χαρακτηριστικής φορτίσεως. Στό σχήμα 3.3 τό μέγιστο ρεύμα άντιστοιχεί σέ ένα σημείο N' από όπου περνά, ή παράλληλη πρός τή χαρακτηριστική εύθεια OB καί έφαπτομένη τής στατικής χαρακτηριστικής.

Από τή χαρακτηριστική φορτίσεως φαίνεται ότι ή γεννήτρια τού τύπου αύτού στό τμήμα KM (τό M ποά πάνω από τό N στήν καμπύλη) λειτουργεί μέ εύσταθεια. Ή πολική T στήν πέφτει μέ τήν αύξηση τού ρεύματος φορτίσεως ποά απότομα από ότι στή γεννήτρια μέ ξένη διέγερση. Έπισήση ή πτώση T στήν πολικής τάσεως είναι ποά απότομη δσα ή γεννήτρια λειτουργεί μέ μικρότερο άριθμό στροφών. Στής κανονικές μεταβολές τῆς φορτίσεως τῆς γεννήτριας ή πτώσης τῆς πολικής τάσεως κυμαίνεται ποά 6% μέχρι 12%. Οι διακυμάνσεις αύτές είναι δυνατό νά ρυθμίζονται μέ τή ρυθμιστική άντισταση τῆς διεγέρσεως. Οι γεννήτριες παράλληλης διεγέρσεως θεωρούνται άρκετά σταθερής πολικής τάσεως καί γιά τό λόγο αύτό βρίσκονται σέ γενική χρήση.

3.4 Ασκήσεις.

1. a) Άναγνωρίστε στό κιβώτιο άκροδεκτῶν τῆς γεννήτριας, πού θά σᾶς δοθεῖ στό 'Εργαστήριο, μέ τῇ βοήθεια ὡμόμετρου ἢ μέ ἔνα ἐνδεικτικό λαμπτήρα (δοκιμαστικό), τούς ἄκροδέκτες τοῦ τυλίγματος διεγέρσεως, τοῦ ἐπαγώγιου, τῶν βοηθητικῶν πόλων καὶ τοῦ ροοστάτη διεγέρσεως R_m .

Στή συνέχεια συνδεσμολογήστε τά τυλίγματα καὶ τά ὅργανα στό κιβώτιο ἀκροδεκτῶν τῆς γεννήτριας ὥπως στό σχῆμα 3.1.

β) Θέσετε σέ κίνηση τήν κινητήρια μηχανή (KM) καὶ ρυθμίστε τίς στροφές της στόν ὀνομαστικό ἀριθμό στροφῶν τῆς γεννήτριας. Κλείστε τό διακόπτη Δ_1 (τό φορτίο παραμένει ἔκτος κυκλώματος, διακόπτης Δ_2 ἀνοικτός).


Αὔξομειώστε τή ρυθμιστική ἀντίσταση τῆς διεγέρσεως R_m . Γιά κάθε θέση τῆς ρυθμιστικῆς ἀντίστασεως σημειώστε στόν πίνακα τῶν ἀποτελεσμάτων 3.4.1 τίς ἐνδείξεις τοῦ βολτόμετρου V καὶ ἀμπερόμετρου A_1 (στήλες I_b καὶ E ἀντίστοιχα).

γ) Ἐπαναλάβετε τήν παραπάνω ἐργασία ἀλλάζοντας τίς στροφές κατά $\pm 20\%$ ἀπό τόν ὀνομαστικό ἀριθμό καὶ σημειώστε τίς ἐνδείξεις τῶν ὅργάνων στόν πίνακα ἀποτελεσμάτων 3.4.1. ('Η ἐνδείξη τοῦ βολτόμετρου ἀντίστοιχη μέ τήν ΗΕΔ E , ὅταν τό ὅργανο ἔχει μεγάλη ἀντίσταση).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3.4.1

$n_1 =$	στρ/min	$n_2 =$	στρ/min	$n_3 =$	στρ/min
I_b	E	I_b	E	I_b	E

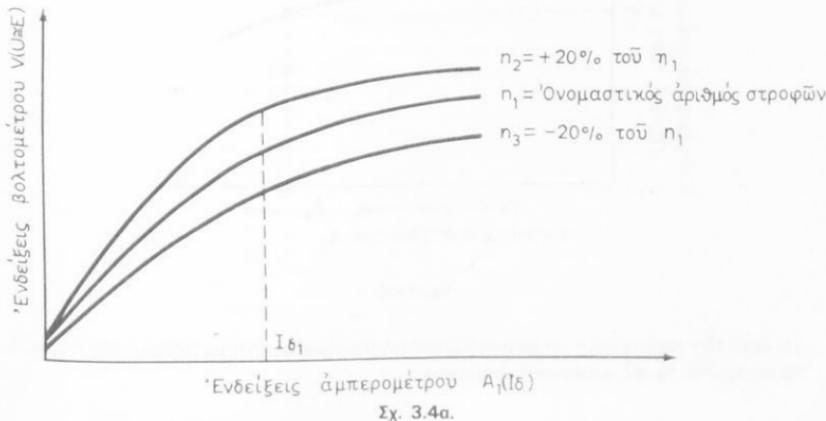δ) Ἀπό τίς τιμές τοῦ πίνακα τῶν ἀποτελεσμάτων 3.4.1 χαράξτε σέ ὄρθογώνιο σύστημα ἀξόνων τίς καμπύλες ὥπως στό σχῆμα 3.4a. 'Ο δριζόντιος ἀξονας δί-



νει τίς τιμές τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος διεγέρσεως I_δ άνάλογα μέ τά άμπερελίγματα καὶ ὁ κατακόρυφος τίς τιμές τῆς πολικῆς τάσεως U περίπου ἵσης μὲ τή στατική ΗΕΔ. E.


ε) Στό τετράδιο σας περιγράψτε συνοπτικά τήν ολὴ ἐργασία σας. Χαράξτε τίς τακτικές τοῦ σχήματος 3.4α (μέ κατάλληλη κλίμακα) καὶ σημειώστε τίς παρατηρήσεις καὶ τά συμπεράσματά σας.

- .2. α) Θέσετε σέ λειτουργία τή γεννήτρια τῆς ἀσκήσεως 1 μέ στροφές n_1 , καὶ τό ρεῦμα τῆς διεγέρσεως I_{δ_1} . Κλεῖστε τό διακόπτη τοῦ φορτίου Δ_2 (τό φορτίο ρυθμοθετεῖται μέσα στό κύκλωμα). Αύξομειώστε τό φορτίο μέ τή βοήθεια ρυθμιστικῆς ἀντιστάσεως R_ϕ , ώστε οἱ ἐνδείξεις τοῦ ἀμπερομέτρου A_2 νά μεταβάλλονται κάθε φορά κατά 20% ἀπό τό όνομαστικό ρεῦμα φορτίσεως (I_ϕ) τῆς γεννήτριας. Σημειώστε τίς ἐνδείξεις τοῦ ἀμπερομέτρου A_2 καὶ βολτόμέτρου V στόν πίνακα τῶν ἀποτελεσμάτων 3.4.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3.4.2

$n_1 = \dots$ σταθ. $I_{\delta_1} = \dots$ σταθ.	
I (A)	U (v)
$I_0 = 0$	
$I_1 = 0,2 I_\phi$	
$I_2 = 0,4 I_\phi$	
$I_3 = 0,6 I_\phi$	
$I_4 = 0,8 I_\phi$	
$I_5 = I_\phi$	

β) Ἀπό τίς τιμές τοῦ πίνακα ἀποτελεσμάτων 3.4.2 χαράξτε σέ όρθιογώνιο σύστημα ἀξόνων (ό δριζόντιος ἄξονας δίνει τίς τιμές τοῦ ρεύματος φορτίσεως I_ϕ καὶ ὁ κατακόρυφος τίς τιμές τῆς πολικῆς τάσεως U) τή χαρακτηριστική φορτίσεως τῆς γεννήτριας (σχ. 3.4β).

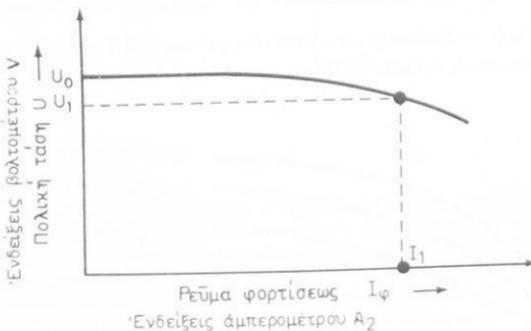


Σχ. 3.4β.

γ) Ἀπό τήν προηγούμενη χαρακτηριστική ύπολογίστε τή μεταβολή τῆς πολικῆς τάσεως ἐπί % σέ κανονική φόρτιση.

δ) Σε συνδυασμό δύο συστημάτων όρθογωνών αξόνων, όπως στό σχήμα 3.4γ χαράξτε τή χαρακτηριστική φορτίσεως $U = F(I_\phi)$, τή στατική χαρακτηριστική $E = F(AW_m)$ γιά στροφές η_1 , τή χαρακτηριστική εύθεια OB γιά άντισταση διεγέρσεως R_m , καί τό χαρακτηριστικό τρίγωνο $A_1B_1\Gamma_1$ γιά τό φορτίο I_ϕ (όνομαστικό ήλεκτρικό ρεῦμα φορτίσεως).

ε) Περιγράψτε συνοπτικά στό τετράδιό σας τήν δλη πορεία τῶν μετρήσεων που πραγματοποιήσατε. Σχεδιάστε τίς καμπύλες τοῦ σχήματος 3.4γ (μέ κατάληηλη κλίμακα) καί προσδιορίστε τό μέγιστο ρεῦμα φορτίσεως τῆς γεννήτριάς σας.

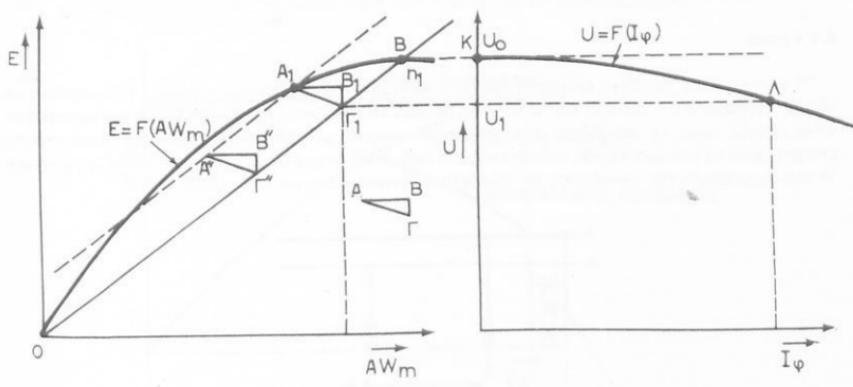


Σχ. 3.4γ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

4.1 Γενικά.

Η γεννήτρια με σύνθετη διέγερση έχει δύο τυλίγματα γύρω από τους πυρήνες των μαγνητικών πόλων, τό παράλληλο τύλιγμα και τό τύλιγμα σειράς. Τά τυλίγματα αυτά ξεχωρίζουν καί κατασκευαστικά μεταξύ τους. Τό παράλληλο τύλιγμα κατασκευάζεται με λεπτότερο σύρμα και περισσότερες σπείρες, ένώ τό τύλιγμα σειράς κατασκευάζεται από χονδρότερο σύρμα με πολύ λιγότερες σπείρες. Η συνδεσμολογία τής γεννήτριας με σύνθετη διέγερση φαίνεται στό σχήμα 4.1.

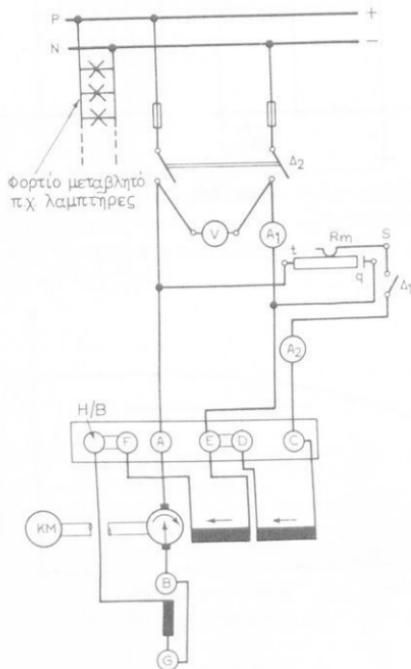


Σχ. 4.1.

Συνδεσμολογία γεννήτριας με σύνθετη διέγερση.
KM = Κινητήρια μηχανή. E-F = Τύλιγμα σειράς. H/B-G = Βοηθητικοί πόλοι. C-D = Παράλληλο τύλιγμα.

4.2 Χαρακτηριστική φορτίσεως $U = F(I_\phi)$.

Κατά τή λειτουργία χωρίς φορτίο ή γεννήτρια συμπεριφέρεται άκριβώς όπως οι γεννήτριες μέ παράλληλη διέγερση. Ή χαρακτηριστική φορτίσεως (1) τής γεννήτριας μέ σύνθετη διέγερση (σχ. 4.2) είναι άποτέλεσμα τών χαρακτηριστικών φορτίσεως δύο γεννητριών. Κατά ένα μέρος της άντιστοιχεί μέ τή χαρακτηριστική γεννήτριας μέ παράλληλη διέγερση καί κατά τό άλλο μέ γεννήτρια διεγέρσεως σειρᾶς. Στό σχήμα αύτό φαίνεται ή καμπύλη (2) πού άντιστοιχεί στό μέρος τής παράλληλης διεγέρσεως καί κατέχεται μέ τή φόρτιση, ένω ή καμπύλη (3), πού άντιστοιχεί στό μέρος τής διεγέρσεως σειρᾶς, άνέρχεται μέ τή φόρτιση. Έτοις ή καμπύλη (1), πού είναι χαρακτηριστική φορτίσεως τής γεννήτριας σύνθετης διεγέρσεως, έξαρται από τό ποσοστό τής διεγέρσεως τού παράλληλου τυλίγματος καί τού τυλίγματος σειρᾶς. Ή χαρακτηριστική αύτή μπορεί νά είναι άριζοντια εύθεια, γιατί, καθώς τό ρεύμα φορτίσεως αύξανε, ή πολική τάση τείνει νά «πετσεί» έξ αιτίας τής παράλληλης διεγέρσεως, άλλα έπανέρχεται πρός τά πάνω χάρη στή δράση τής διεγέρσεως σειρᾶς.

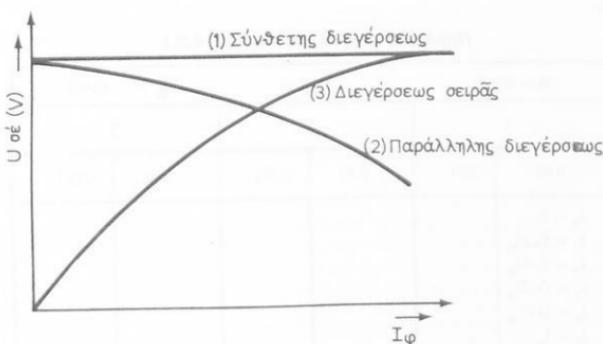

Σχ. 4.2.

Όταν τό τύλιγμα σειρᾶς είναι ένισχυμένο, τότε μπορεί μέ τήν αύξηση τής φορτίσεως νά έχομε καί μέχρι 10% αύξηση τής πολικής τάσεως μέ φορτίο, σέ σχέση μέ τήν τάση πού έχομε χωρίς φορτίο.

Οι γεννήτριες αύτές είναι κατάλληλες νά χρησιμοποιηθούν γιά νά τροφοδοτήσουν καταναλώσεις πού άπαιτούν σταθερή τάση, π.χ. γιά φωτισμό.

4.3 Ασκήσεις.

1. α) Άναγνωρίστε στό κιβώτιο άκροδεκτών τής γεννήτριας, πού θά σᾶς δοθεῖ στό Έργαστήριο, μέ τή βοήθεια ώμόμετρου ή ένός ένδεικτικού λαμπτήρα (δοκιμαστικό) τούς άκροδέκτες:

- Τού παράλληλου τυλίγματος (παρουσιάζει μεγάλη άντισταση).
- Τού τυλίγματος σειρᾶς (παρουσιάζει πολύ μικρή άντισταση).
- Τών βοηθητικών πόλων (ή άντιστασή του είναι περίπου ίση μέ τού τυλίγματος σειρᾶς).
- Τού έπαγγύμου.
- Τού ροοστάτη διεγέρσεως.

Συνδεσμολογήστε τά τυλίγματα καί τά δργανα όπως στό σχήμα 4.1.

β) Θέσετε σέ κίνηση τήν κινητήρια μηχανή. Ρυθμίστε τίς στροφές τής στόν δυνομαστικό άριθμό στροφών (n_1) τής γεννήτριας. Κλείστε τό διακόπη Δ_1 τής διεγέρσεως καί κρατήστε άνοικτό τό διακόπη Δ_2 . Ρυθμίστε τό ροοστάτη τής

διεγέρσεως ώσπου τό βολτόμετρο νά δείξει τήν όνομαστική τάση τῆς γεννήτριας.


Μετά άπο αύτή τή ρύθμιση τῆς τάσεως χωρίς φορτίο κλείστε τό διακόπτη Δ_2 . Αύξομειώστε τό φορτίο μέ τή βοήθεια ρυθμιστικής άντιστάσεως R_ϕ , ώστε οι ένδειξεις τοῦ άμπερόμετρου A_2 νά μεταβάλλονται κάθε φορά κατά 20% άπο τό όνομαστικό ρεῦμα I_ϕ τῆς γεννήτριας. Δηλαδή άν τό όνομαστικό ρεῦμα είναι I_ϕ οι ένδειξεις τοῦ άμπερόμετρου νά γίνουν $0,2I_\phi$, $0,4I_\phi$, $0,6I_\phi$, $0,8I_\phi$ καί I_ϕ . Σημειώστε τίς ένδειξεις τοῦ άμπερόμετρου A_1 , καί τοῦ βολτόμετρου στόν πίνακα άποτελεσμάτων 4.3.1 στή στήλη 1. Κατά τή διάρκεια τῶν μετρήσεων θά κρατᾶτε τό ρεῦμα διεγέρσεως I_δ σταθερό ρυθμίζοντας τήν άντισταση διεγέρσεως R_m . Έπίσης καί οι στροφές η τῆς γεννήτριας θά παραμένουν σταθερές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4.3.1

$n = \text{σταθ.}$		$I_\delta = \dots \text{σταθ.}$			
1		2		3	
$I(A)$	$U(V)$	$I(A)$	$U(V)$	$I(A)$	$U(V)$
$I_0 = 0$					
$I_1 = 0,2I_\phi$					
$I_2 = 0,4I_\phi$					
$I_3 = 0,6I_\phi$					
$I_4 = 0,8I_\phi$					
$I_5 = I_\phi$					

γ) Έπαναλάβετε τίς ίδιες μετρήσεις βραχυκλώνοντας τούς άκροδέκτες F-E άντι γιά τούς E-D. Σημειώστε τίς ένδειξεις τῶν όργανων στόν πίνακα άποτελεσμάτων 4.3.1, στή στήλη 2. Παρατηρήστε ζτι οι ένδειξεις τῶν όργανων στήν περίπτωση αύτή δέν παρουσιάζουν ούσιωδεις διαφορές άπο έκεινες τῆς περιπτώσεως (β).

δ) Βραχυκυκλώστε τό τύλιγμα σειράς (ένωνοντας τά σημεία E καί F) στή γεννήτρια. Θέστε τή γεννήτρια σέ λειτουργία (γεννήτρια παράληλης διεγέρσεως (β)).

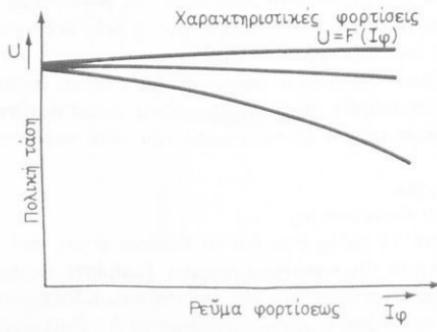

Σχ. 4.3.

- σεως). Τροφοδοτήστε τό φορτίο όπως κάνατε στήν περίπτωση (β). Σημειώστε τίς ένδείξεις των όργάνων στόν πίνακα των άποτελεσμάτων 4.3.1 στή στήλη 3.
- ε) Άπο τίς τιμές τοῦ πίνακα την άποτελεσμάτων 4.3.1 χαράξτε σέ όρθογώνιο σύστημα άξονων (σχ. 4.3) τίς χαρακτηριστικές φορτίσεως τῆς γεννήτριας γιά τίς περιπτώσεις β,γ και δ. Συγκρίνετε τίς χαρακτηριστικές μεταξύ τους και διατυπώστε τίς σχετικές παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας στό τετράδιό σας.
2. Άπο τό διάγραμμα των χαρακτηριστικῶν τῆς άσκήσεως 1 ύπολογίστε σέ κάθε περίπτωση τίς μεταβολές τῆς πολικῆς τάσεως σέ ποσοστό τοῖς % γιά κανονική φόρτιση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ

5.1 Γενικά.

"Αν στο τύλιγμα του έπαγωγικού τυμπάνου μιᾶς γεννήτριας Σ.Ρ. διαβιβάσουμε ήλεκτρικό ρεύμα (μέτρησης ηλεκτρικού ρεύματος) στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η μηχανή λειτουργεῖ ως κινητήρας.

Στήν περίπτωση αυτή λέμε ότι η μηχανή λειτουργεῖ ως κινητήρας.
Χαρακτηριστικά στοιχεία τής λειτουργίας τών κινητήρων Σ.Ρ. είναι:

α) Κινητήρια ροπή.

"Άσκεται στό έπαγωγικό τύμπανο τού κινητήρα καί είναι:

$$T = \frac{p \cdot s \cdot w}{2a \cdot \pi} \cdot \Phi \cdot I_T \quad (\text{σε Nm})$$

$$\eta \quad T = 0,102 \frac{p \cdot s \cdot w}{2a \cdot \pi} \cdot \Phi \cdot I_T \quad (\text{σε kpNm})$$

ὅπου: p = δύναμης ζευγών τών μαγνητικών πόλων τού κινητήρα.

s = δύναμης στοιχείων τού τυλίγματος.

w = δύναμης άνωγών κάθε στοιχείου τού τυλίγματος.

a = δύναμης ζευγών τών παράλληλων κλάδων.

π = 3,14.

Φ = μαγνητική ροή (σέ V, s) κάθε πόλου

καὶ I_T = η ενταση ήλεκτρικού ρεύματος ή η ένταση φορτίσεως I_Φ από τό τύμπανο σέ (A)
1 N ≈ 0,102 kp

β) Μηχανική ισχύς.

Τή δίνει δύναμης κινητήρας στόν ξένονα του (μέτρησης μηχανικής ένέργειας) ή **ώφελημη ισχύς κινήσεως** (N_{ωΦ}).

γ) Ήλεκτρική ισχύς.

Τήν άπορροφά δύναμης κινητήρας μέτρησης μηχανικής ένέργειας από τό δίκτυο παροχής ήλεκτρικού ρεύματος (N_{ηλ}).

Είναι πάντοτε:

$$N_{ηλ} = N_{ωΦ} + N_{απ}$$

ὅπου: N_{απ} ή ισχύς άπωλειών (μηχανικές + ήλεκτρικές + μαγνητικές).

δ) Βαθμός άποδόσεως τού κινητήρα είναι:

$$\eta = \frac{N_{\omega\phi}}{N_{\eta\lambda}} = \frac{N_{\omega\phi}}{U \cdot I_\Phi} \quad \eta \quad \eta \% = \frac{N_{\omega\phi}}{U \cdot I_\Phi} \cdot 100$$

Στούς κινητήρες Σ.Ρ. είναι: $\eta = (60-95)\%$.

ε) Άντηλεκτρεγερτική δύναμη (A.H.E.D.).

Είναι:

$$E_a = K \cdot \Phi \cdot n \quad (\text{σέ V})$$

$$\text{όπου: } K = \frac{p \cdot s \cdot w}{a \cdot 60}$$

καί n ή ταχύτητα περιστροφής τού τυμπάνου τού κινητήρα (σέ str/min).

στ) Στροφές τού κινητήρα ή ταχύτητα περιστροφής.

Είναι:

$$n = \frac{E_a}{K \cdot \Phi} = \frac{U - R_T \cdot I_T}{K \cdot \Phi}$$

όπου: U ή ήλεκτρική τάση τῆς πηγής ή τού δικτύου πού τροφοδοτεῖ τόν κινητήρα (σέ V).

R_T ή ώμική άντισταση (σέ A) τού τύλιγματος τού έπαγωγικού τυμπάνου καί τών ψηκτρών (Ισοδύναμη άντισταση τού κινητήρα).

I_T ή ένταση τού ήλεκτρικού ρεύματος (σέ A) μέσα από τό τύλιγμα τού έπαγωγικού τυμπάνου. Από τίν παραπάνω σχέση τών στροφών συμπεραίνεται ότι:

- Γιά νά καλύψει δι κινητήρας Σ.Ρ. μεγαλύτερη πολική τάση θά πρέπει νά περιστρέφεται μέ μεγαλύτερη ταχύτητα.
- Οι στροφές τού κινητήρα Σ.Ρ. «πέφτουν» μέ τήν αύξηση τού ρεύματος φορτίσεως του I_T .
- Οι στροφές τού κινητήρα Σ.Ρ. «πέφτουν» καί μέ τήν αύξηση τῆς μαγνητικῆς ροής Φ. δηλαδή μέ τήν αύξηση τού ήλεκτρικού ρεύματος διεγέρσεως.

ζ) Ένταση ήλεκτρικού ρεύματος I_T .

Τήν άπορροφά τό έπαγωγικό τύμπανο τού κινητήρα Σ.Ρ. καί είναι:

$$I_T = \frac{U - E_a}{R_T}$$

Όταν αυξάνεται ή ταχύτητα περιστροφής τού κινητήρα «πέφτει» τό ήλεκτρικό ρεύμα φορτίσεως του (έπειδή αυξάνεται ή E_a) καί άντιστροφα.

η) Έκκινηση τῶν κινητήρων Σ.Ρ.

Στήν έκκινηση τού κινητήρα είναι ή $E_a = 0$ καί τότε:

$$I_{TEK} = I_{EK} = \frac{U}{R_T}$$

Ηλεκτρικό ρεύμα έκκινησεως.

Τό ήλεκτρικό ρεύμα I_{EK} γίνεται 10 μέχρι καί 20 φορές μεγαλύτερο από τό ήλεκτρικό ρεύμα τῆς κανονικῆς φορτίσεως τού κινητήρα καί είναι έπικινδυνό γιά τό τύλιγμα τού έπαγωγικού τυμπάνου, ἀν δέν λειτουργήσουν τά μέσα προστασίας τού κινητήρα (π.χ. αύτόματος διακόπτης, άσφαλειες κλπ). Γι' αύτό σε σειρά μέ τό τύλιγμα τού έπαγωγικού τυμπάνου, στούς κινητήρες Σ.Ρ., ύπάρχει πάντοτε μιά ρυθμιστική προστατευτική άντισταση R_{EK} ή **έκκινησης**.

Η παρεμβολή τού έκκινητή (R_{EK}) περιορίζει τό ήλεκτρικό ρεύμα έκκινησεως σέ έπιθυμητές τιμές καί είναι:

$$I_{EK} = \frac{U}{R_T + R_{EK}}$$

Συνήθως είναι $I_{ek} \simeq (1,25 \div 1,5) I_T$ (I_T = ονομαστική τιμή έντασεως του ήλεκτρικού ρεύματος φορτίσεως).

Πραγματικά, στην έκκινηση διαδικασίας που αποτελείται μεγάλο ρεύμα έκκινησης τόποι θέσης δέν πρέπει να είναι έπικινδυνό για τό τύλιγμα του έπαγωγικού τυμπάνου. Τότε η έκκινηση προκειμένου να έχουμε προστασία από την άνθιστημένη ροπή των στρεφομένων μαζών και τη ροπή άδρανειας των έπιπταχνόμενων μαζών του κινητήρα.

Θ) Ή φορά περιστροφής σε κάθε κινητήρα Σ.Ρ.

Αυτή είναι άνεξάρτητη από τήν πολικότητα τής ήλεκτρικής γραμμής τροφοδοτήσεως του. Δηλαδή, ανά άντιστρέψωμε την πολικότητα τής γραμμής τροφοδοτήσεως του ήλεκτρικού κινητήρα, ή φορά περιστροφής του παραμένει ή ίδια, γιατί στήν περίπτωση αυτή έχουμε ταυτόχρονη άντιστροφή τής φοράς του ήλεκτρικού ρεύματος διεγέρσεως, και τού ήλεκτρικού ρεύματος έπαγωγικού τυμπάνου.

Ή φορά περιστροφής του κινητήρα Σ.Ρ. άντιστρέφεται μόνο με τήν άντιστροφή τής φοράς του ήλεκτρικού ρεύματος διεγέρσεως⁷ ή μόνο με τήν άντιστροφή τής φοράς του ήλεκτρικού ρεύματος έπαγωγικού τυμπάνου.

5.2 Κινητήρες παράλληλης διεγέρσεως.

"Οπως άναφέραμε στήν προηγούμενη παράγραφο, αν μιά γεννήτρια Σ.Ρ. με παράλληλη διεγέρσεως τροφοδοτηθεί με συνεχές ήλεκτρικό ρεύμα, άντιστρέφεται ή λειτουργία της και γίνεται κινητήρας παραλλήλης διεγέρσεως.

Στό σχήμα 5.2α φαίνεται ή συνδεσμολογία ένός κινητήρα Σ.Ρ. παράλληλης διεγέρσεως μέ δια τά δργανα έλεγχου και προστασίας. Ή μελέτη τής λειτουργίας του κινητήρα Σ.Ρ. παράλληλης διεγέρσεως άναφέρεται βασικά στίς άκολουθες χαρακτηριστικές του:

$$a) \quad n = F(AW_m) \quad \text{ή} \quad n = F(I_\delta)$$

— Χαρακτηριστική στροφών σε συνάρτηση με τά άμπερελίγματα ή με τό ήλεκτρικό ρεύμα διεγέρσεως μέ σταθερή τάση τροφοδοτήσεως του κινητήρα και σταθερό φορτίο.

$$\beta) \quad n = F(I_\phi)$$

— Χαρακτηριστική στροφών σε συνάρτηση με τό ρεύμα φορτίσεως μέ σταθερή τάση τροφοδοτήσεως του κινητήρα και σταθερά άμπεριλίγματα διεγέρσεως.

$$\gamma) \quad T = F(I_\phi)$$

— Χαρακτηριστική τής ροπής σε συνάρτηση με τό ρεύμα φορτίσεως μέ σταθερή τάση τροφοδοτήσεως του κινητήρα και σταθερή διεγέρσεως.

5.2.1 Χάραξη χαρακτηριστικής $n = F(AW_m)$ ή $n = F(I_\delta)$.

Μετά τή διαδικασία τής έκκινησης του κινητήρα παράλληλης διεγέρσεως ή έκκινησης (άντισταση R_{ek}) τίθεται έκτος κυκλώματος. Στό τύλιγμα του έπαγωγικού τυμπάνου (και τών βοηθητικών πόλων) έφαρμοζέται ή σταθερή τάση U του δικτύου τροφοδοτήσεως του κινητήρα. Τό τύλιγμα διεγέρσεως διαρρέεται από ήλεκτρικό ρεύμα:

$$I_\delta = \frac{U}{R_\delta + R_m}$$


δου: R_δ ή άντισταση του τυλίγματος διεγέρσεως

R_m μέρος από τή ρυθμιστική άντισταση (s-t), πού συνδέεται σε σειρά μέ τό τύλιγμα διεγέρσεως.

$$\text{"Αν δεχθοῦμε δτι } U \cong K \cdot \Phi \cdot n, \text{ δηλαδή } n = \frac{U}{K\Phi} \text{ τότε, με τή βοήθεια τής στατικής χαρακτηρι-$$

στικής του κινητήρα παράλληλης διεγέρσεως και κατάλληλες μετρήσεις στό έργαστριο, μπορούμε νά χαράξουμε τήν καρτύλη $n = F(AW_m)$ ή $n = F(I_\delta)$ ώς έξις:

Σέ δρθογνώμιο σύστημα άξονων παίρνομε στόν κατακόρυφο άξονα (πού έχει δύο κλίμακες, μιά τών στροφών n και μιά τής τάσεως U) τμήμα (OP) = U και στό δριζόντιο τμήμα (OE) = AW_{m_0} , πού

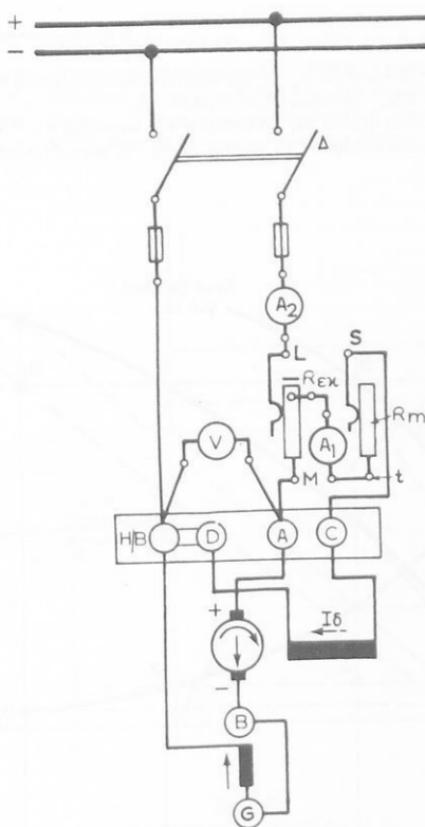

Σχ. 5.2α.

Συνδεσμολογία κινητήρα παράλληλης διεγέρσεως.

L-M = R_{exk}, S-t = R_m ρυθμιστική άντισταση διεγέρσεως.

C-D παράλληλο τύλιγμα διεγέρσεως, G-H/B = τύλιγμα βοηθητικών πόλων.

άντιστοιχεί σε ήλεκτρικό ρεύμα διεγέρσεως I_{δ₀}. Έδω τό I_{δ₀} καθορίζεται μέ τή ρυθμιστική άντισταση R_m (σχ. 5.2α).

Από τό σημείο B μέ συντεταγμένες (ΟΕ,ΟΡ) περνάει η στατική χαρακτηριστική γιά στροφές n₀ τού κινητήρα.

Μέ τή ρυθμιστική άντισταση R_m (σχ. 5.2α) μειώνομε τό ήλεκτρικό ρεύμα διεγέρσεως σέ b₁, στό όποιο άντιστοιχούν άμπερέλιγμα AW_{m₁} = (ΟΕ₁). Από τό σημείο E₁ φέρνομε τήν κατακόρυφο E₁B₁, πού τέμνει τήν E = F (AW_m) στό σημείο Γ. Τό B₁ έχει συντεταγμένες (AW_{m₁}, U) έπομένως έναι σημείο τής E₁ = F (AW_{m₁}) γιά n₁ στροφές τού κινητήρα (σχ. 5.2β).

Στή συνέχεια, και στήν κλίμακα τού δύοντα τών στροφών, δεχόμαστε (ΟΖ) = n₀ και προσδιορίζομε τά σημεία Δ, Δ₁, Ζ₁, Θ, Θ₁, Η (σχ. 5.2β).

Μέ τή βοήθεια τών βασικών γεωμετρικών ιδιοτήτων (άναλογίες, δύμοια τρίγωνα κλπ) έχομε:


$$\frac{n_1}{n_0} = \frac{E_1 B_1}{E_1 \Gamma} = \frac{H\Theta}{H\Delta} = \frac{E_1 \Theta_1}{E_1 \Delta_1}$$

Έπειδη:

$$(E_1 \Delta_1) = (OZ) = n_0 \quad \text{θά είναι} \quad n_1 = (E_1 \Theta_1)$$

Για λιγότερες στροφές τοῦ κινητήρα μ_2 και περισσότερα άμπερελίγματα (μεγαλύτερο ηλεκτρικό ρεύμα διεγέρσεως) $(OE_2) = AW_m$, προσδιορίζουμε τὸ σημεῖο Θ_2 .

Τά σημεῖα Z_1 , Θ_1 και Θ_2 είναι σημεῖα τῆς χαρακτηριστικῆς καμπύλης $n = F(AW_m)$ (ύπερβολή). Μέ τὸν ἴδιο τρόπο μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε τὴ χάραξη αὐτῆς τῆς χαρακτηριστικῆς.

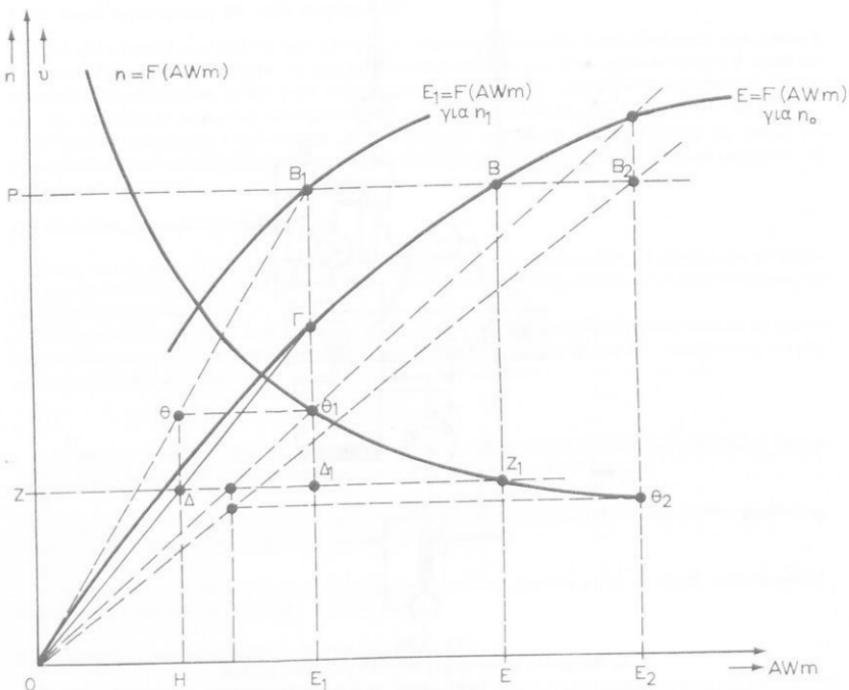

Σχ. 5.2β.

Χάραξη χαρακτηριστικῆς $n=F(AW_m)$.

Από τή μορφή και τή θέση τῆς καμπύλης $n = F(AW_m)$ στὸ διάγραμμα τοῦ σχήματος 5.2β καὶ ἔχοντας ὑπόψη τή σχέση $n = \frac{U}{K \cdot \Phi}$ συμπεραίνομε δὴ ὅταν $AW_m = 0$, δηλαδὴ σὲ διακοπή καὶ μηδενὶ-

σμὸ τῆς διεγέρσεως, δὲ ἀριθμὸς τῶν στροφῶν τοῦ κινητήρα γίνεται θεωρητικὰ ἄπειρος ($n \rightarrow \infty$).


Αὐτὸ βέβαια συμβαίνει δὴ $\Phi = 0$. Όταν δῶμας κατά τή διακοπή τῆς διεγέρσεως, ὑπάρχει μαγνητικὴ ροή ($1 \div 2\%$ ἀπὸ τῆν κανονικῆ ροή) ἀπὸ παραμένοντα μαγνητισμό, δὲ ἀριθμὸς στροφῶν τοῦ κινητήρα παράλληλης διεγέρσεως γίνεται, θεωρητικά, 50 μέχρι 100 φορές μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν κανονικὸ ἀριθμὸ στροφῶν. Τελικά δὲ ἀριθμὸς στροφῶν τοῦ κινητήρα, γιά $AW_m = 0$, δὲν ζεπερνάει τὸ εἰκοσαπλάσιο ἀπὸ τὸν κανονικὸ ἀριθμὸ στροφῶν. Καὶ αὐτὸ λόγῳ διαφόρων μηχανικῶν ἀπωλειῶν. Οἱ στροφές αὐτές ὀπωδήποτε είναι ύπερβολικές καὶ γι' αὐτὸ θεωρεῖται πολὺ ἐπικινδυνὴ διακοπὴ τῆς διεγέρσεως τοῦ κινητήρα παράλληλης διεγέρσεως καὶ μάλιστα κατά τή λειτουργία του χωρὶς φορτίο.

5.2.2 Χάραξη χαρακτηριστικής $n = F(I_\phi)$.

Και έδω χρησιμοποιούμε τή στατική χαρακτηριστική $E = F(AW_m)$ τοῦ κινητήρα γιά n_0 στροφές.

Μέ την άντισταση R_m ρυθμίζομε τή διέγερση τοῦ κινητήρα παράλληλης διεγέρσεως σε μιά σταθερή τιμή AW_{m_1} , ώστε δ' άριθμός τῶν στροφῶν του νά είναι οὐ κανονικός.

Τά άμερελίγματα αύτά μεταφέρομε σε όρθογώνιο σύστημα άξονων, δημοσιεύοντας στό σχήμα 5.2γ, καί είναι: $(OM) = AW_{m_1}$.

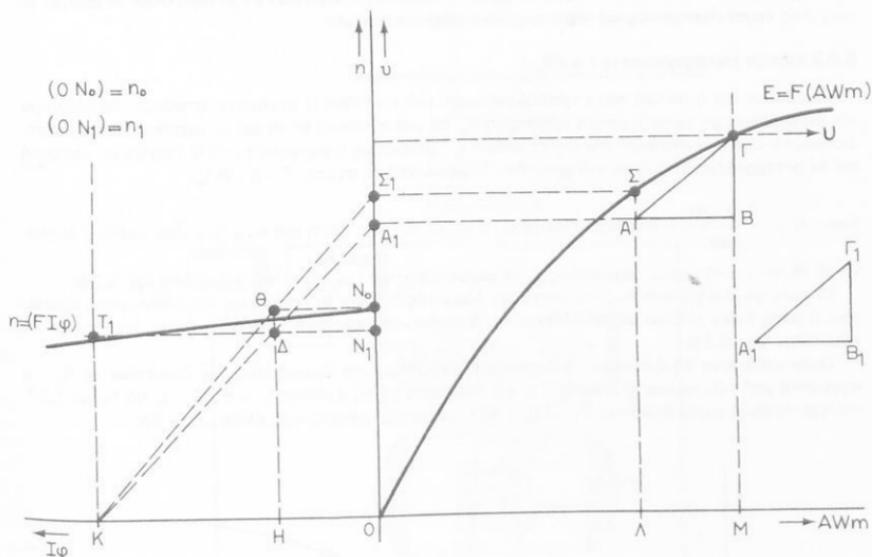

Σχ. 5.2γ.

Χάραξη χαρακτηριστικής $n = F(I_\phi)$.

Η κατακόρυφος ΜΓ παριστάνει τήν άντιστοιχη στατική τάση, πού συμπίπτει μέ τήν έφαρμοζόμενη πολική τάση Ο στόν κινητήρα κατά τή λειτουργία του χωρίς φορτίο.

Φορτίζομε τόν κινητήρα μέ ένταση ηλεκτρικού ρεύματος I , καί κατασκευάζομε τό χαρακτηριστικό τριγώνο A, B, Γ . Τοποθετούμε στό διάγραμμα τού σχήματος 5.2γ τό τρίγωνο A, B, Γ , στήν πραγματική του θέση $AB\Gamma$ (στούς κινητήρες ή ύποτενουσά τῶν τριγώνων $A\Gamma$ βρίσκεται πάνω άπο τήν κάθετη πλευρά AB , ἐνώ στίς γεννήτριες κάτω άπο τήν πλευρά).

Πάντοτε, δημοσιεύομε τήν στατική χαρακτηριστική, ή κορυφή A τοῦ χαρακτηριστικοῦ τριγώνου βρίσκεται πάνω στή στατική χαρακτηριστική, ή κορυφή B στή δυναμική χαρακτηριστική καί ή Γ άντιστοιχεῖ στήν πολική τάση τοῦ κινητήρα.

Άν n_1 είναι δ' άριθμός στροφῶν τοῦ κινητήρα, πού άντιστοιχεῖ στή φόρτιση $I_1 = (OK)$, στό διάγραμμα τού σχήματος 5.2γ έχομε:

$$\frac{\Lambda A}{\Lambda \Sigma} = \frac{OA_1}{OS_1} = \frac{H\Theta}{H\Delta} = \frac{n_0}{n_1}$$

Έπειδή:

$$(H\Theta) = n_0 \quad \text{θά είναι} \quad n_1 = (H\Delta)$$

Επομένως μέ γνωστά τά $I_1 = (OK)$ καί $n_1 = (H\Delta)$ προσδιορίζομε ένα σημείο T , τῆς χαρακτηριστι-

κής $n = F(I_\phi)$. Μέ τον ίδιο τρόπο συμπληρώνουμε τή χάραξη τής καμπύλης αύτής σημείο πρός σημεῖο. Από τή μορφή καί τή θέση τής χαρακτηριστικής $n = F(I_\phi)$ στό διάγραμμα τοῦ σχήματος 5.2γ. βλέπουμε ότι έχουμε τό μεγαλύτερο άριθμό στροφών στή λειτουργία τοῦ κινητήρα χωρίς φορτίο (I_0). Πραγματικά, όταν $I_\phi \geq 0$, δέν έχουμε ώμικη πτώση τάσεων μέσα στόν κινητήρα καί έπομένω μέ την Α.Η.Ε.Δ. E_0 πρέπει ό κινητήρας νά λσαρροποιεί σχεδόν δλόκληρη τήν πολική τάση τροφοδοτήσεως «πέφτουν». Οπωςδήποτε ή πτώση τών στροφών σέ μεταβαλλόμενες φορτίσεις δέν είναι άπότομη. Αύτό ύποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα τών κινητήρων παράλληλης διεγέροσεως. «Έτσι οι κινητήρες αύτοί χρησιμοποιούνται όπου θέλουμε νά έχουμε σταθερότητα **στροφών σέ μεταβαλλόμενο φορτίο**, δημοσίευση στίς έργαλειομηχανές, σέ ύφαντουργικά μηχανήματα κλπ.

5.2.3 Χάραξη χαρακτηριστικής $T = F(I_\phi)$.


Θεωρούμε ότι ή πολική τάση τροφοδοτήσεως τοῦ κινητήρα U παραμένει σταθερή. Τό κύκλωμα τής διεγέρσεως μέ τή ρυθμιστική άντισταση R_m σέ μια σταθερή θέση καί μέ σταθερή πολική τάση, διαρρέεται από ένα σταθερό ήλεκτρικό ρεύμα I_ϕ . Επομένως ή μαγνητική ροή Φ παραμένει σταθερή καί σέ μεταβαλλόμενο φορτίο τοῦ κινητήρα. Σύμφωνα μέ τη σχέση: $T = K \cdot I_\phi$,

$$\text{όπου: } K = \frac{p \cdot s \cdot w}{2\pi} = \text{σταθερό (βλέπε καί παράγρ. 5.1a), ή ροπή του κινητήρα είναι εύθεως άναλο-}$$

γη μέ τό ήλεκτρικό ρεύμα φορτίσεως I_ϕ . Ή χαρακτηριστική $T = F(I_\phi)$ είναι μιά εύθεια (σχ. 5.2δ).

Σέ πολύ μεγάλες φορτίσεις τοῦ κινητήρα, λόγω τής έντονης άντιδράσεως τοῦ έπαγωγικού τυμπάνου, ή ροπή T δέν αύξανει μέ τόν ίδιο τρόπο. «Έτσι άπο ένα σημείο π.χ. Α καί μετά ή εύθεια άρχιζει νά κάμπηται (σχ. 5.2δ).

«Όταν αύξησμε τή διέγερση, δηλαδή όταν μειώσομε τήν άρχικη τιμή τής άντιστάσεως R_m , ή μαγνητική ροή τών πόλων γίνεται $\Phi_1 > \Phi$ καί σύμφωνα μέ τίς σχέσεις $T_1 = K \cdot I_\phi$, ή θά έχουμε $T_1 > T$ καί ή άντιστοιχη χαρακτηριστική $T_1 = F(I_\phi)$ θά παρουσιάζει μεγαλύτερη κλίση (σχ. 5.2δ).

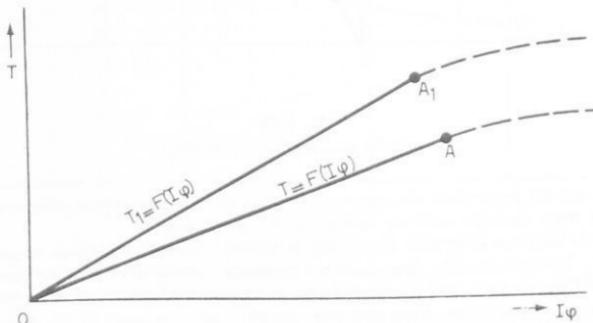

Σχ. 5.2δ.
Χαρακτηριστική $T = F(I_\phi)$.


Από τά παραπάνω συμπεραίνουμε ότι κατά τήν έκκινηση τοῦ κινητήρα παράλληλης διεγέρσεως, πού χρειαζόμαστε μεγάλη ροπή T, θά πρέπει ή ρυθμιστική άντισταση R_m νά είναι βραχυκυκλωμένη, δηλαδή: $R_m \cong 0$ καί $I_\delta = \text{max}$.

5.3 Άσκήσεις.

1. Αναγνωρίστε στό κιβώτιο άκροδεκτών τοῦ κινητήρα, πού σᾶς έχει διθεῖ στό

έργαστήριο μέ τή βοήθεια ώμόμετρου ή ένος ένδεικτικού λαμπτήρα (δοκιμαστικό) τούς άκροδέκτες τοῦ τυλίγματος τῆς διεγέρσεως (παρουσιάζει μεγάλη άντισταση), τοῦ τυλίγματος τοῦ έπαγωγικού τυμπάνου (παρουσιάζει πολύ μικρή άντισταση) καί τοῦ τυλίγματος τῶν βοηθητικῶν πόλων (παρουσιάζει πολύ μικρή άντισταση).

a) Μέ τά ὄργανα ἐλέγχου καί τίς συσκευές προστασίας πού θά σᾶς δοθοῦν κάνετε τή συνδεσμολογία, ὅπως στό σχῆμα 5.3.

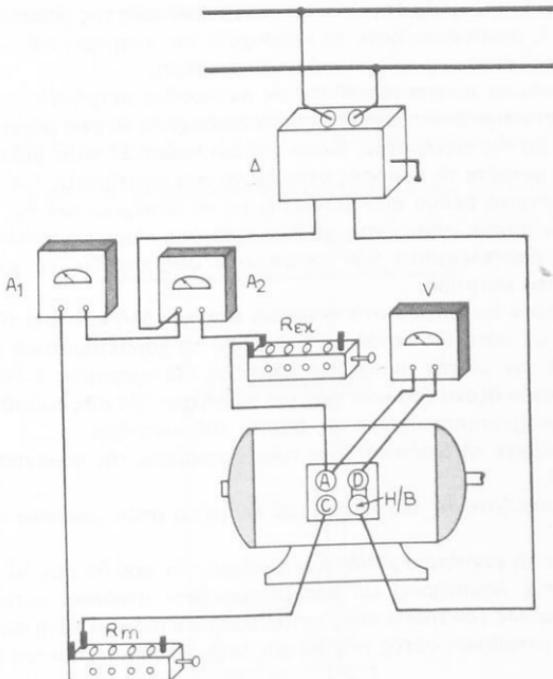

Σχ. 5.3.

Συγκρίνετε ή συνδεσμολογία αὐτή μέ τή συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 5.2a.

β) Έλέγξτε τίς άντιστάσεις R_m καί R_{EK} . Παρατηρήστε ότι ή άντισταση τοῦ έκκινητή εἶναι μικρότερη ἀπό τήν άντισταση R_m , ἐνώ ή ίσχυς του εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τήν ίσχυ τῆς R_m .

γ) Πρίν έκκινήσετε τόν κινητήρα διαπιστώστε ότι ή άντισταση R_m βρίσκεται «έκτος κυκλώματος» ἐνώ ή R_{EK} εἶναι δόλοκληρη «έντος κυκλώματος».

Κλείστε τό διακόπτη Δ . Σημειώστε τήν ένδειξη τοῦ άμπερόμετρου A_2 (ήλεκτρικό ρεύμα έκκινησεως) καί **άμεσως** μεταβάλλετε τήν άντισταση R_{EK} σταδιακά μέχρι νά μηδενισθεῖ καί δι κινητήρας νά φθάσει τήν κανονική ταχύτητα περιστροφῆς του (στροφές ἀνά λεπτό). Μέ ἑνα στροφόμετρο μετρήστε αὐτές τίς στροφές.

Στή συνέχεια μέ τή βοήθεια τής άντιστάσεως R_m ρυθμίστε τίς στροφές τοῦ κινητήρα μέχρι τόν όνομαστικό άριθμό η_0 χωρίς φορτίο.

δ) Σχεδιάστε τή συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 5.3 στό τετράδιο σας. Σημειώστε σέ αύτό τά στοιχεῖα τοῦ κινητήρα, τῶν όργάνων καί συσκευών πού χρησιμοποιήσατε. Περιγράψτε συνοπτικά τοὺς χειρισμούς, πού πραγματοποιήσατε, σημειώνοντας τά άποτελέσματα τῶν μετρήσεων, τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας.

2. Άφου ἐπαναλάβετε τήν ἑργασία καί τούς χειρισμούς τῆς παραγράφου γ τῆς ἀσκήσεως 1, σταθεροποιήστε τή λειτουργία τοῦ κινητήρα καί διατηρήστε τήν τάση τροφοδότησεως τοῦ κινητήρα U σταθερή.

α) Στή συνέχεια πραγματοποιήστε τίς άκολουθες μετρήσεις:

Αύξομειώστε τήν ἀντίσταση R_m σέ εξι διαδοχικές θέσεις μέχρι νά τεθεῖ ὅλη στό κύκλωμα τῆς διεγέρσεως (μέσα στό κύκλωμα). Σέ κάθε μιά ἀπό τίς θέσεις τῆς R_m θά μετρήτε τίς στροφές στόν ἄξονα τοῦ κινητήρα μέ ἔνα στροφόμετρο καί τό ήλεκτρικό ρεῦμα διεγέρσεως I_g μέ τό ἀμπερόμετρο A_1 . Τίς τιμές τῶν μετρήσεων αὐτῶν σημειώστε σέ ἔνα δικό σας πίνακα ἀποτελέσμάτων.

β) Μέ τά ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεων σας χαράξτε τή χαρακτηριστική $n = F(I_g)$ τοῦ κινητήρα.

γ) Περιγράψτε συνοπτικά στό τετράδιό σας τήν ὅλη ἑργασία τῆς ἀσκήσεως. Σχεδιάστε σέ αύτό (μέ κατάλληλη κλίμακα) τή χαρακτηριστική $n = F(I_g)$ καί συγκρίνετε την μέ τήν ἀντίστοιχη καμπύλη τοῦ σχήματος 5.2β.

3. Συνδέστε στόν ἄξονα τοῦ κινητήρα μιά γεννήτρια (θά σᾶς δοθούν καί τά δύο), πού θά τήν χρησιμοποιήστε ώς φορτίο τοῦ κινητήρα.

α) Ἐπαναλάβετε τή διαδικασία καί τούς χειρισμούς τῆς παραγράφου γ τῆς ἀσκήσεως 1.

β) Σταθεροποιήστε τή λειτουργία τοῦ κινητήρα στόν κανονικό άριθμό στροφῶν του.

γ) Συνδέστε τή γεννήτρια μέ τό ήλεκτρικό φορτίο, πού θά σᾶς δώσουν στό ἐργαστήριο (π.χ. λαμπτήρες) καί πραγματοποιήστε σταδιακά μεταβολές αύτοῦ τοῦ φορτίου. Μέ τόν τρόπο αύτό μεταβάλλεται σταδιακά καί ἡ φόρτιση τοῦ κινητήρα. Οι μεταβολές αύτές, πού θά σᾶς δείχνει τό ἀμπερόμετρο A_2 , πρέπει νά είναι:

$$0,2 I_{\phi}, 0,4 I_{\phi}, 0,6 I_{\phi}, 0,8 I_{\phi}, 1 I_{\phi} \text{ καί } 1,2 I_{\phi}$$

ὅπου I_{ϕ} τό ήλεκτρικό ρεῦμα τοῦ κανονικοῦ φορτίου τοῦ κινητήρα (στοιχεῖο πού γράφεται στήν πινακίδα τοῦ κινητήρα).

Σέ κάθε μέτρησή σας φροντίστε ἡ ἔνδειξη στό ἀμπερόμετρο A_1 , καί ἡ τάση στό βολτόμετρο νά παραμένουν σταθερές.

Γιά κάθε φόρτιση τοῦ κινητήρα μετρήστε τίς στροφές του στόν ἄξονα μέ ἔνα στροφόμετρο. Σημειώστε τίς τιμές τῶν μετρήσεων σας σέ πίνακα ἀποτελέσμάτων, πού θά φτιάξετε μόνοι σας (βλέπε καί Κεφάλαιο 4).

δ) Μέ τά ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεων τῆς παραγράφου (γ) χαράξτε τή χαρακτηριστική $n = F(I_{\phi})$ καί συγκρίνετε την μέ ἔκεινη τοῦ σχήματος 5.2γ.

ε) Τήν ὅλη ἑργασία τῆς ἀσκήσεως περιγράψτε συνοπτικά στό τετράδιό σας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΕΙΡΑΣ

6.1 Γενικά.

Ό Κινητήρας με διέγερση σειράς έχει εύρεια έφαρμογή λόγω των ίδιαιτέρων χαρακτηριστικών, που παρουσιάζει κατά τή λειτουργία του. Η γεννήτρια Σ.Ρ. σειράς αντίθετα, έχει πάρα πολύ περιορισμένη έφαρμογή.

Στό σχήμα 6.1α φαίνεται η συνδεσμολογία ένός κινητήρα σειράς με δύο τά δργανα έλεγχου και προστασίας.

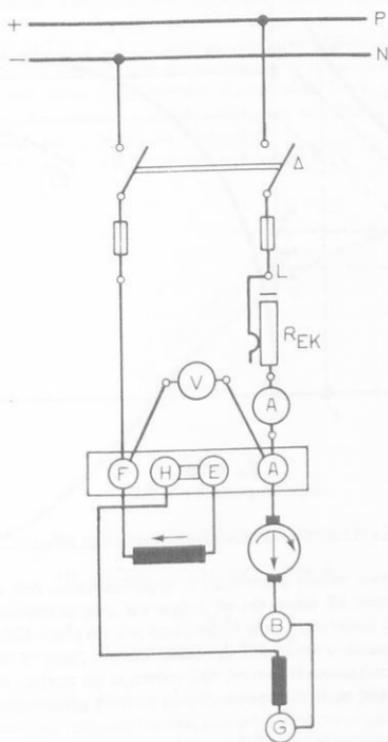

Σχ. 6.1α.


Συνδεσμολογία κινητήρα σειράς $L-R = R_{ek}$.
E-F τύλιγμα διεγέρσεως σειράς. G-H/B = τύλιγμα βοηθητικών πόλων.

Η μελέτη της λειτουργίας τού κινητήρα Σ.Ρ. μέ διέγερση σειρᾶς άναφέρεται βασικά στίς άκολουθες χαρακτηριστικές του:

- α) $n = F(I_\phi)$. Χαρακτηριστική τών στροφών σε συνάρτηση με τό ήλεκτρικό ρεύμα φορτίσεως τού κινητήρα και μέ σταθερή τήν τάση τροφοδοτήσεως.
- β) $T = F(I_\phi)$. Χαρακτηριστική τής ροπής τού κινητήρα σε συνάρτηση με τό ήλεκτρικό ρεύμα φορτίσεως του και μέ σταθερή τάση τροφοδοτήσεως.

6.1.1 Χάραξη χαρακτηριστικής $n = F(I_\phi)$.

Σέ όρθογώνιο σύστημα άξονων, όπως στό σχήμα 6.1β, δεχόμαστε ότι ή $E = F(AW_m)$ είναι ή στατική χαρακτηριστική τού κινητήρα σειρᾶς γιά στροφές n_0 . Ή σταθερή τάση τροφοδοτήσεως τού κινητήρα U παριστάνεται στό ίδιο σχήμα μέ εύθεια διεγέρσεως I_0 είναι τό ίδιο μέ τό ήλεκτρικό ρεύμα τού έπαγωγικού τυμπάνου I_t ή φορτίσεως I_ϕ . Έτσι αέ ήλεκτρικό ρεύμα φορτίσεως I_1 έχουμε άμπερελίγματα διεγέρσεως (OE) και χαρακτηριστικό τρίγωνο A,B, Γ_1 (σχ. 6.1β).

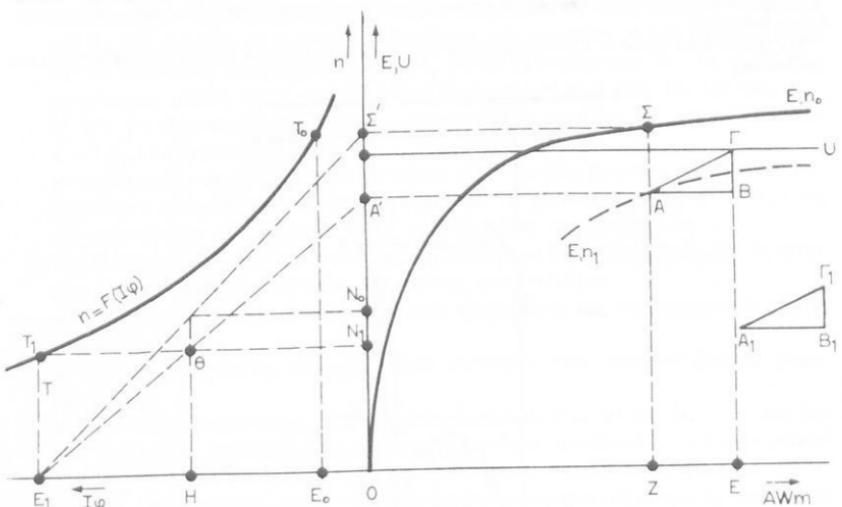

Σχ. 6.1β.
Χαρακτηριστική $n = F(I_\phi)$.

Φέρομε τήν κατακόρυφο EG και τοποθετούμε τό χαρακτηριστικό τρίγωνο A,B,Γ_1 στήν πραγματική του θέση $AB\Gamma$.

Γνωρίζουμε ότι μέ τό ήλεκτρικό ρεύμα φορτίσεως I_1 άναπτυσσονται στό έπαγωγικό τύμπανο τού κινητήρα άντιθετα άμπερελίγματα EZ (αύτό θά τό δοῦμε και στίς μετρήσεις μαζί και έπομένως τά πραγματικά άμπερελίγματα πού διαβέτομε στήν περίπτωση μαζί θά είναι: $(OE) - (EZ) = (OZ)$). Μέ αύτά τά άμπερελίγματα άναπτυσσεται στατική $H.E.D.$, (ZA) . Έπειδή θώμας τό σμεριού Α πρέπει νά βρίσκεται πάντοτε πάνω στή στατική χαρακτηριστική τού κινητήρα θά πρέπει, στή φόρτιση I_1 , ή κινητήρας νά έχει ταχύτητα περιστροφής n_1 , πού άντιστοιχεί στή στατική χαρακτηριστική πού διέρχεται άπο τό σμεριού Α.

Από τή σχέση $E = K\Phi$, ο φαίνεται ότι ή $H.E.D.$, πού άναπτυσσεται κάτω άπο μιά μαγνητική ροή Φ [άντιστοιχη μέ (OZ) άμπερελίγματα] είναι άναλογη μέ τόν άριθμό στροφών τού κινητήρα. Έπομένως οι στατικές $H.E.D$ (ZA) και ($ZΣ$), πού μπορούν νά άναπτυχθούν στόν κινητήρα, μέ τά ίδια άμπερελίγματα (OZ) είναι άναλογες μέ τίς στροφές του π καί n_1 (σχ. 6.1β). Δηλαδή: $\frac{ZA}{Z\Sigma} = \frac{n_0}{n_1}$. Άν στό σχήμα

$$\frac{ZA}{Z\Sigma} = \frac{n_0}{n_1}$$

μας τό (ON₀) άντιστοιχεῖ στίς η₀ στροφές και $\frac{ON_0}{ON_1} = \frac{ZA}{ZS}$, τό μήκος (ON₁) παριστάνει τίς η₁ στρο-

φές τού κινητήρα.

Έτσι μέ γεωμετρική κατασκευή, πού φαίνεται στό σχήμα 6.1β, προσδιορίζομε τό σημείο T₁ τῆς χαρακτηριστικής η = F(I_Φ) κ.ο.κ. και χαράζουμε τήν άντιστοιχη καμπύλη.

Από τή μορφή τῆς καμπύλης τῆς χαρακτηριστικής η = F(I_Φ) και τή θέση της στό όρθογώνιο σύστημα άξονων, παρατηροῦμε δτί δσο τό ήλεκτρικό ρεύμα φορτίσεως αύξανει τόσο γρηγορότερα «πέφτουν» οι στροφές.

Ο κινητήρας σειρᾶς στή λειτουργία του χωρίς φορτίο άπορροφά ένα έλαχιστο ήλεκτρικό ρεύμα I₀ = (OE₀), γιά νά καλύψει τίς διάφορες άπωλειες του. Στήν περίπτωση αύτή οι στροφές τού κινητήρα αύξανουν έπικινδυνα μέ άποτέλεσμα τήν καταστροφή τού έπαγωγικού τυμπάνου (λόγω τῶν πολὺ μεγάλων φυγόκεντρων δυνάμεων πού άναπτύσσονται σε αύτό).

Επομένως: **Ο κινητήρας Σ.Ρ. μέ διέγερη σειρᾶς δέν πρέπει νά λειτουργεῖ χωρίς φορτίο.**


6.1.2 Χάραξη χαρακτηριστικής T = F(I_Φ).

Στόν κινητήρα σειρᾶς ή διέγερης του διαφέρεται άπο τό ήλεκτρικό ρεύμα τού έπαγωγικού τυμπάνου, δηλαδή τό ρεύμα φορτίσεως του. Έτσι γιά φορτίσεις τού κινητήρα μέ διέγερση σειρᾶς, σέ τέτοια δρια πού νά μήν δόηγεται ή διέγερση στό μαγνητικό κόρο, ή μαγνητική ροή τῶν πόλων του Φ είναι εύθεως άνάλογη μέ τό ήλεκτρικό ρεύμα φορτίσεως I_Φ.

Επομένων ή βασική σχέση T = K₁ · Φ · I_Φ παίρνει τή μορφή T = K₁I_Φ² (άφού Φ = λ · I_Φ). ή ροπή είναι άνάλογη μέ τό τετράγωνο τού ήλεκτρικού ρεύματος φορτίσεως. Γιά μεγαλύτερες φορτίσεις, και έπειδή ή μαγνητική ροή Φ τού κόρου είναι σταθερή, ή ροπή είναι T = K₂I_Φ.

Μποροῦμε νά χαράζουμε τήν καμπύλη T = F(I_Φ) κάνοντας κατάλληλες μετρήσεις στό έργαστριο μέ τή βοήθεια δυναμοπεδης, δπως θά δοῦμε παρακάτω.

Η μορφή τῆς χαρακτηριστικής T = F(I_Φ) φαίνεται στό σχήμα 6.1γ.

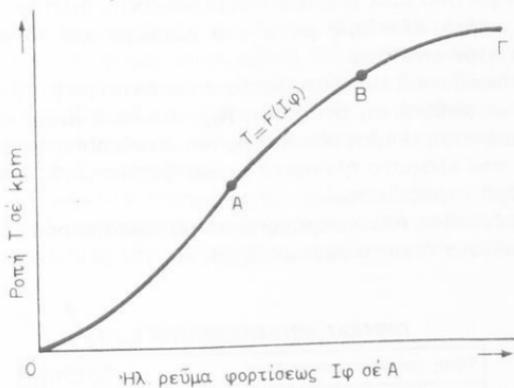

Σχ. 6.1γ.
Χαρακτηριστική T = F(I_Φ).

Η καμπύλη τῆς χαρακτηριστικής αύτης στό τμῆμα της (OA) είναι άνάλογη μέ τό τετράγωνο τού ήλεκτρικού ρεύματος φορτίσεως (παραβολοειδής μορφή). Από τό σημείο A μέχρι τό B είναι σχεδόν εύθεια, (T = K₂I_Φ).

Μετά τό σημείο B η ροπή αύξανει έλαχιστα μέ τό ήλεκτρικό ρεύμα φορτίσεως. Αύτό οφείλεται στό δτί, στίς πολὺ μεγάλες υπερφορτίσεις τού κινητήρα, τό φαινόμενο τῆς άντιδράσεως τού έπαγωγικού τυμπάνου είναι έντονο και μειώνει βασικά τή συνολική μαγνητική ροή. Από τά παραπάνω συμπεραίνομε δτί ο κινητήρας μέ διέγερση σειρᾶς παρουσιάζει μεγάλη αύξομείση τῶν στροφῶν του μέ

μεταβαλλόμενο φορτίο, σέ σχέση μὲ τὸν κινητήρα παράλληλης διεγέρσεως τοῦ ὅποιου οἱ στροφές μένουν σχέδον σταθερές στὶς μεταβολές τοῦ φορτίου.

Συμπεραίνομε ἡκῦα διὰ ὁ κινητήρας ἀναπτύσσει μεγαλύτερη κινητήρια ροπή ἀπό τὸν ἀντίστοιχο κινητήρα παράλληλης διεγέρσεως.

Γιά τοὺς λόγους αὐτούς ὁ κινητήρας Σ.Ρ. σειρᾶς χρησιμοποιεῖται ἐκεῖ, πού ἀπαιτεῖται μεταβολὴ στροφῶν μὲ τὸ φορτίο ἢ μεγάλη ροπῆ στρέψεως σὲ ὑπερφορτίσεις καὶ πού δὲν ὑπάρχει κίνδυνος νά λειτουργήσει χωρίς φορτίο, ὅπως π.χ. γιά τὴν κίνηση γερανῶν, βαρούλκων σὲ πλοῖα, στὴν ἡλεκτρικῆ λέλξη (ἰσιδρόδρομοι, τρόλευ) κλπ.

6.2 Ἀσκήσεις.

1. Ἀναγνωρίστε στὸ κιβώτιο ἀκροδεκτῶν τοῦ κινητήρα σειρᾶς, πού θά σᾶς δοθεῖ τὸ ἐργαστήριο, τά ταύτιματά του.

α) Ἀπό τὴν πινακίδα τῶν χαρακτηριστικῶν στοιχείων τοῦ κινητήρα (τάση λειτουργίας, ὄνομαστική ἔνταση φορτίσεως, ισχὺς κλπ) σημειώστε ἐκεῖνα, πού σᾶς χρειάζονται γιά νά ἐλέγχετε τὴν καταλληλότητα τῶν ὄργάνων καὶ συσκευῶν πού σᾶς ἔχουν δοθεῖ γιά νά πραγματοποιήσετε τὴν συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 6.2a. Συγκρίνετε τὴν συνδεσμολογία αὐτῆ μὲ ἐκείνη τοῦ σχήματος 6.1a.

β) "Ἄν ὁ κινητήρας ἔχει βοηθητικούς πόλους πρέπει νά προσέξετε τὴν πολικότητά τους σέ σχέση μὲ τὴ φορά περιστροφῆς τοῦ κινητήρα. "Ἄν ἡ πολικότητα τῶν βοηθητικῶν πόλων εἶναι λανθασμένη τότε ἔχομε ἐντονο σπινθηρισμό στὸ συλλέκτη κατά τὴ λειτουργία τοῦ κινητήρα.

γ) Συνδέστε μηχανικά στὸν ἄξονα τοῦ κινητήρα μιά γεννήτρια Σ.Ρ., πού θά τὴν χρησιμοποιήσετε ως φορτίο τοῦ κινητήρα.


Προσοχή: Πρίν ἀπό κάθε χειρισμό σας βεβαιωθεῖτε ὅτι ἡ ἀντίσταση τοῦ ἐκκινητῆ R_{ek} εἶναι δλόκληρη μέσα στὸ κύκλωμα καὶ τὸ φορτίο μόνιμα συνδεμένο στὸν κινητήρα.

δ) Κλείστε τὸ διακόπτη Δ καὶ τροφοδοτήστε τὸν κινητήρα μὲ ἡλεκτρικό ρεῦμα. Αὔξομειώστε τὴν ρυθμιστική ἀντίσταση R_{ek} σταδιακά μέχρι νά ἐφαρμοσθεῖ στὸν κινητήρα ἡ τάση U τροφοδοτήσεως του. Σταθεροποιήστε τὴν λειτουργία τοῦ κινητήρα στὸ ἐλάχιστο ἡλεκτρικό ρεῦμα φορτίσεως I_f καὶ στὸ μέγιστο κανονικό ἀριθμό στροφῶν του.

Σημειώστε τίς ἐνδείξεις τοῦ ἀμπερόμετρου, τοῦ βολτόμετρου καὶ τοῦ στροφόμετρου στὸν πίνακα ἀποτελεσμάτων 6.2.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 6.2.1


Τάση τροφοδοτήσεως U = (σταθερή)	
I _f (A)	n (στροφές/min)
.....
.....
.....

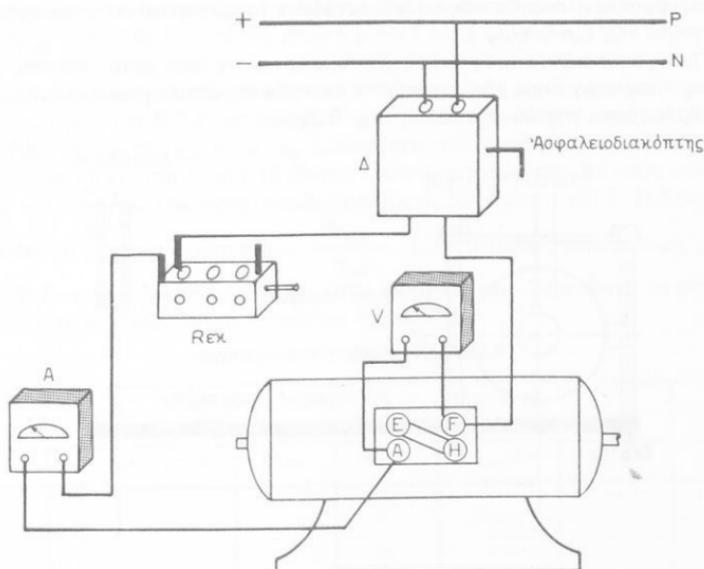

Σχ. 6.2α.


ε) Αύξομειωστε τό φορτίο τής γεννήτριας. Έτσι πετυχαίνετε και τή μεταβολή τού φορτίου τοῦ κινητήρα. Ή μεταβολή τοῦ φορτίου νά γίνεται κάθε φορά σέ ποσοστό 20% άπό τό μέγιστο φορτίο τοῦ κινητήρα. Σέ κάθε μεταβολή σημειώστε τίς ένδειξεις τών όργανων στόν πίνακα άποτελεσμάτων 6.2.1. Κατά τή διάρκεια τών μετρήσεων αύτών φροντίστε ή τάση τροφοδοτήσεως τοῦ κινητήρα νά παραμένει σταθερή.

στή Μέ τή βοήθεια τών στοιχείων πού γράψατε στόν πίνακα άποτελεσμάτων νά χαράξετε σέ σύστημα όρθογωνών άξονων τή χαρακτηριστική $n = F(I_\phi)$, δηλαδή τήν καμπύλη στροφές-ένταση φορτίσεως (σχ. 6.2β).

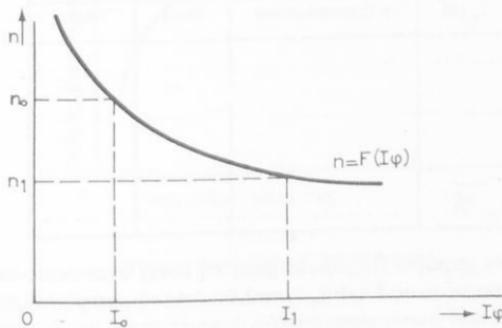

Σχ. 6.2β.

2. Τή δυναμοπέδη, πού θα σᾶς δοθεῖ, συνδέστε την μηχανικά στήν τροχαλία του κινητήρα τῆς άσκήσεως 1.
- a) Πραγματοποιήστε τούς ίδιους χειρισμούς και τίς ίδιες μετρήσεις τῆς άσκήσεως 1 σημειώνοντας έδω πρόσθετα, σε κάθε περίπτωση και τήν ένδειξη του δυναμόμετρου τῆς δυναμοπέδης (σχ. 6.2γ).

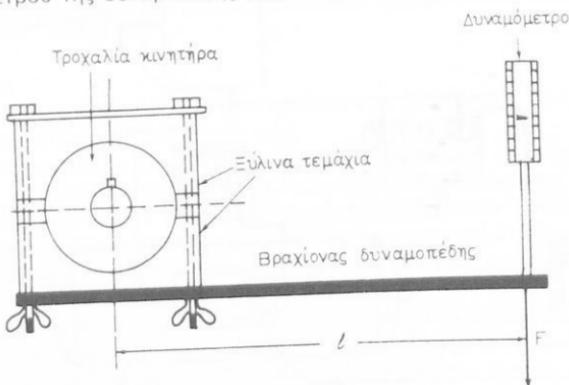

Σχ. 6.2γ.
Δυναμοπέδη.

Μέ τίς ένδειξις του δυναμόμετρου ύπολογίστε τήν άντιστοιχη κινητήρια ροπή στρέψεως: $T = F \cdot l$.

όπου: $F =$ ή ένδειξη του δυναμόμετρου (σέ kp)

και $l =$ τό μήκος του βραχίονα του συστήματος τῆς δυναμοπέδης (σέ m).

Τά άποτελέσματα τῶν μετρήσεών σας και τοῦ ύπολογισμοῦ τῆς ροπῆς σημειώστε τα στόν πίνακα άποτελεσμάτων 6.2.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 6.2.2

Τάση τροφοδοτήσεως $U = \dots$ (σταθερή) Μήκος βραχίονα πέδης $l = \dots$ m			
I_{Φ} (A)	n (στροφές/min)	F (kp)	T (kpm)
.....
.....
.....

- β) Στή συνέχεια χαράξτε τή χαρακτηριστική ροπή στρέψεως-ένταση ήλεκτρικού ρεύματος φορτίσεως $T = F(I_{\Phi})$, πού θά έχει τή μορφή του σχήματος 6.1γ.
3. Από τίς ροπές, πού ύπολογίσατε στήν άσκηση 2 και μέ τίς άντιστοιχες στροφές άνα λεπτό τοῦ κινητήρα σειράς, ύπολογίστε σέ κάθε περίπτωση φορτί-

σεως τή μηχανική ισχύ πού άποδίδεται από τόν κινητήρα σύμφωνα μέ τή σχέση $N_{\omega\phi} = 1,026$. Τ. η (σέ W), όταν ή ροπή T είναι σέ kpmt και τό η σέ στροφές άνα λεπτό.

α) Τά άποτελέσματα τού ύπολογισμού τής μηχανικής ισχύος και έκεΐνα τών πινάκων 6.2.1 και 6.2.2 μεταφέρετε τα στόν πίνακα άποτελεσμάτων 6.2.3.

β) Από τή σχέση $N_{\eta\lambda} = U \cdot I_{\phi}$ ύπολογίστε τήν ήλεκτρική ισχύ (σέ W), πού άπορροφά δικτυού τροφοδοτήσεως του, σέ κάθε μεταβολή τού φορτίου του, πού πραγματοποιήσατε στίς άσκήσεις 1 και 2. Στή συνέχεια


$$\text{ύπολογίστε άπό τή σχέση } n\% = \frac{N_{\omega\phi}}{N_{\eta\lambda}} \cdot 100 \text{ τό βαθμό άποδόσεως μέ τόν}$$

όποιο λειτουργεί δικτυού τροφοδοτήσεως του. Σημειώστε τά άποτελέσματα στόν πίνακα άποτελεσμάτων 6.2.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 6.2.3

Τάση τροφοδοτήσεως $U = \dots$ (σταθερή) Μήκος βραχίονα πέδης $l = \dots$ m						
I_{ϕ} (A)	n (στροφές/min)	$F(kp)$	$T(kpm)$	$N_{\omega\phi}$ (W)	$N_{\eta\lambda}$ (W)	$n\%$

γ) Χαράξτε σέ σύστημα όρθογωνών άξόνων τήν καμπύλη $n\% = F(I_{\phi})$ (σχ. 6.2δ).

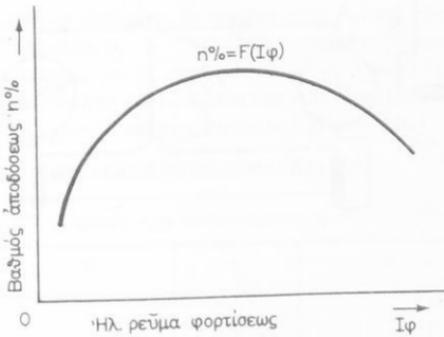

Σχ. 6.2δ.

Χαρακτηριστική βαθμού άποδόσεως.

δ) Στό τετράδιό σας περιγράψτε συνοπτικά τήν δλη πορεία τής έργασίας σας στίς άσκήσεις 1,2 και 3. Διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΞΕΩΣ WARD-LEONARD

7.1 Γενικά.

Η ζεύξη αύ.ή χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που χρειαζόμαστε γραμμική μεταβολή τών στροφών σέ μεγάλη έκταση, δημιουργώντας την κίνηση τών έλαστρων, άνυψωτικών μηχανών, έλικων πλοίων κ.ά. Η χρήση της περιορίζεται λόγω τού μεγάλου κόστους τής έγκαταστάσεώς της.


Η χρήση της περιορίζεται λόγω τού μεγάλου κόστους τής έγκαταστάσεώς της.

Γιά νά πραγματοποιηθεί ή ζεύξη Ward-Leonard (Γουόρντ-Λέοναρντ) χρειάζονται:

a) Μία γεννήτρια Σ.Ρ. ξένης διεγέρσεως, πού μπορεί νά κινείται με όποιοδήποτε κινητήριο μέσο. Συνήθως σέ τέτοιες έγκαταστάσεις ως κινητήρια μηχανή χρησιμοποιείται τριφασικός άσύγχρονος κινητήρας.

b) Ένας κινητήρας Σ.Ρ. ξένης διεγέρσεως.

γ) Μία πηγή Σ.Ρ. γιά τή διεγέρση τής γεννήτριας και τού κινητήρα (σχ. 7.1a).

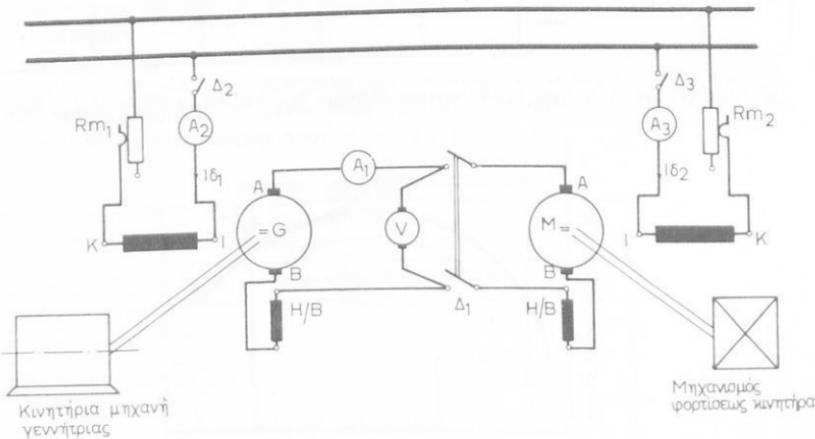

Σχ. 7.1.
Ζεύξη Ward-Leonard.

Η ρύθμιση τών στροφών τού κινητήρα γίνεται με τή μεταβολή τής τάσεως τροφοδοτήσεώς του. Η ρύθμιση τής τάσεως τής γεννήτριας επιτυχάνεται με τή ρύθμιση τού ήλεκτρικού ρεύματος διεγέρσεως της. Τό ήλεκτρικό ρεύμα διεγέρσεως τού κινητήρα παραμένει σταθερό. Αν τό ήλεκτρικό ρεύμα διεγέρσεως τού κινητήρα μειωθεί πολύ, ο κινητήρας άναπτύσσει τότε υπερβολική ταχύτητα και είναι έπικινδυνό γιά δλη τήν έγκατάσταση τού κινητήρα και τού φορτίου του.

7.2 Άσκησεις.

1. Άναγνωρίστε τίς μηχανές, τά δργανα και τίς συσκευές έλεγχου πού θά σᾶς δοθοῦν στό έργαστήριο γιά νά πραγματοποιήσετε τή ζεύξη Ward-Leonard.

α) Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τού σχήματος 7.1.

β) Νά Θέσετε σέ λειτουργία τήν κινητήρια μηχανή τής γεννήτριας. Ρυθμίστε τίς στροφές της στόν όνομαστικό άριθμό στροφών τής γεννήτριας (έδω χρειάζεται και ένα στροφόμετρο).

γ) Κλείστε τό διακόπτη Δ_2 και ρυθμίστε τήν άντισταση R_m , μέχρις ότου ή ένδειξη τού βολτόμετρου (V) δείξει τό $1/2$ τής όνομαστικής τάσεως τής γεννήτριας.

δ) Κλείστε τούς διακόπτες Δ_1 και Δ_3 . Μέ τήν άντισταση R_m , ρυθμίστε τό ήλεκτρικό ρεύμα, πού δείχνει τό άμπερόμετρο A_3 , ώστε νά παραμένει σταθερό σέ ολη τή διάρκεια τής λειτουργίας τής ζεύξεως.

ε) Αύξομειώστε τήν R_m , σέ ολη της τήν τιμή. Παρατηρήστε ότι οι στροφές τού κινητήρα μεταβάλλονται άναλογα μέ τίς μεταβολές τής ένδειξεως τού βολτόμετρου.

Προσοχή. Στό κύκλωμα διεγέρσεως τού κινητήρα νά μή δημιουργήσετε διακοπή, γιατί τότε ό κινητήρας θά άναπτυξει έπικινδυνά υπερβολική ταχύτητα.

Διακόψτε τή λειτουργία τής ζεύξεως Ward-Leonard κάνοντας τίς ίδιες ένέργειες και χειρισμούς κατ' άντιστροφή φορά.

Σημειώστε στό τετράδιό σας τά άποτελέσματα τών μετρήσεών σας και διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας.

2. Συνδέστε στόν κινητήρα τής συνδεσμολογίας τής άσκήσεως 1a (σχ. 7.1) τή δυναμοπέδη, πού θά σᾶς δοθεῖ, ώς φορτίο.

α) Πραγματοποιήστε τίς ένέργειες και τούς χειρισμούς τής άσκήσεως 1.

Ρυθμίστε τήν τάση τής γεννήτριας αύξανοντάς την κάθε φορά κατά 20% άπο τήν όνομαστική της τάση.

Σέ κάθε μεταβολή τής τάσεως μετρήστε τήν ένταση τού ήλεκτρικοῦ ρεύματος φορτίσεως τού κινητήρα (ένδειξεις άμπερόμετρου A_1) και τό ήλεκτρικό ρεύμα διεγέρσεως τής γεννήτριας I_d , (ένδειξεις άμπερόμετρου A_2). Έπισης μετρήστε, μέ τό στροφόμετρο τίς στροφές τού κινητήρα, και τήν περιφερειακή δύναμη (F) τής δυναμοπέδης μέ τό δυναμόμετρο. Καταχωρήστε τά άποτελέσματα τών μετρήσεων στόν πίνακα άποτελεσμάτων 7.2.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 7.2.1

I _{d2} = A σταθερό στροφές κινητήριας μηχανής n ₁ = σέ/min				
I _{d1}	U	I _Φ	n	F
.....
.....
.....

β) Μελετήστε άπο τόν πίνακα τά άποτελέσματα τών μετρήσεων πού πραγματοποιήσατε. Διατυπώστε στό τετράδιό σας, συνοπτικά τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Ρ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ ΠΗΝΙΟΥ (L) ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΥΚΝΩΤΗ (C)

8.1 Γενικά.

8.1.1 Συντελεστής αύτεπαγωγής πηνίου.

Είναι γνωστό ότι, διαν τροφοδοτήσομε ένα πηνίο μέν εναλλασσόμενο ρεύμα, άναπτύσσεται σε αύτό το Η.Ε.Δ. Ε_L από αύτεπαγωγή. Ή τιμή της έίναι άναλογη με τήν ταχύτητα πού μεταβάλλεται το ρεύμα μέσα στό πηνίο και μέν το συντελεστή άναλογίας πού έξαρτάται από τά κατασκευαστικά στοιχεία του πηνίου και ίνομάζεται **συντελεστής αύτεπαγωγής L**. Δηλαδή ή τάση από αύτεπαγωγή στό πηνίο έίναι:

$$e = \frac{dl}{dt}$$

Μονάδα μετρήσεως τού L έίναι τό άνρυ (H) και ύποπολλαπλάσιά του τό μιλλιανρύ (mH) και τό μικροανρύ (μH).

Τά πηνία διαν συνδέονται σε σειρά χωρίς νά ύπαρχει άμοιβαία έπαγωγή μεταξύ τους, παρουσιάζουν ίσοδύναμο συντελεστή αύτεπαγωγής:

$$L_0 = L_1 + L_2 + \dots + L_v$$

"Όταν συνδέονται παράλληλα παρουσιάζουν ίσοδύναμο συντελεστή αύτεπαγωγής:

$$L_0 = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_v}}$$

8.1.2 Χωρητικότητα πυκνωτή C.

"Όταν στά άκρα τού πυκνωτή έφαρμόζεται τάση τότε στούς όπλισμούς του συγκεντρώνονται ή-λεκτρικά φορτία πού έίναι άναλογα με τήν τάση πού έφαρμόζεται και μέν μιά σταθερά άναλογίας, πού έξαρτάται από τά κατασκευαστικά στοιχεία τού πυκνωτή και ίνομάζεται **χωρητικότητα C** τού πυκνωτή. Δηλαδή τά ήλεκτρικά φορτία στούς όπλισμούς τού πυκνωτή έίναι Q = C . U. Μονάδα μετρήσεως τού C έίναι τό φαράντ (F) και ύποπολλαπλάσιά του τό μικροφαράντ (μF) και τό πικοφαράντ (pF ή μμF). Οι πυκνωτές διαν συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά παρουσιάζουν ίσοδύναμη χωρητικότητα.


$$C_0 = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_v}}$$

"Όταν συνδέονται παράλληλα παρουσιάζουν ίσοδύναμη χωρητικότητα.

$$C_0 = C_1 + C_2 + \dots + C_v .$$

Στό μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» τοῦ Β' έτους, μάθαμε πώς νά μετράμε ώμικές άντιστάσεις μέ τήν γέφυρα Wheatstone. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της, δημοφιλέστερη η οποία είναι η γέφυρα Maxwell, Hay, Wien, Schering κ.ά. μέ τίς διαφοράς μετρήσομε νά μεγάλη άκριβεια τή χωρητικότητα (C) τῶν πυκνωτῶν καί τό συντελεστή αύτεπαγωγῆς (L) τῶν πηνίων.

Σέ δλες τίς περιπτώσεις οι γέφυρες άποτελούνται άπο ένα κύκλωμα μέ τέσσερις κλάδους σέ σχήμα τετραπλεύρου. Στόν ένα διαγώνιο κλάδο έφαρμόζεται ήλεκτρική τάση, ένων στόν διάλο διαγώνιο κλάδο δημιουργεῖται διαφορά δυναμικοῦ, πού μπορεῖ νά μηδενισθεῖ μέ κατάλληλη ρύθμιση τῶν στοιχείων δύο πλευρικῶν κλάδων (αχ. 8.1a).

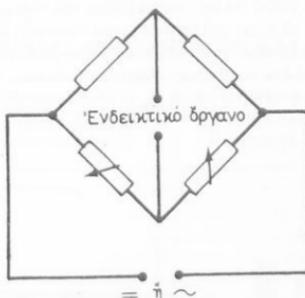

Σχ. 8.1a.


"Όταν στή γέφυρα πετύχει δημενισμός τής διαφορᾶς δυναμικοῦ, τότε λέμε δτι ή γέφυρα **Iσορροπητή**.

Στό παρακάτω σχήμα 8.1β έχομε τρία τυπικά κυκλώματα γεφυρών πού χρησιμοποιούνται σέ συσκευές γιά τή μέτρηση τοῦ (L) τῶν πηνίων καί τοῦ (C) τῶν πυκνωτῶν.

Άπο τά κυκλώματα τῶν γεφυρών τοῦ σχήματος 8.1β, παρατηροῦμε, δτι μιά γέφυρα γιά είναι κατάλληλη γιά τή μέτρηση C καί L πρέπει νά άποτελεῖται:

'Άπο δύο κλάδους προτύπων ώμικών άντιστάσεων R_1, R_2 .

'Άπο τόν κλάδο χωρητικότητας (C) πού συνδέοται σέ σειρά μέ παράλληλη μέ μεταβλητή άντισταση καί χρησιμεύει γιά τήν έξισορρόπηση τής ίσοδύναμης άντιστάσεως άπωλειών τῶν πρός μέτρηση στοιχείων L ή C καί άπο τόν κλάδο πού περιλαμβάνει τά πρός μέτρηση στοιχεία L ή C καί τήν ίσοδύναμη άντισταση άπωλειών τους.

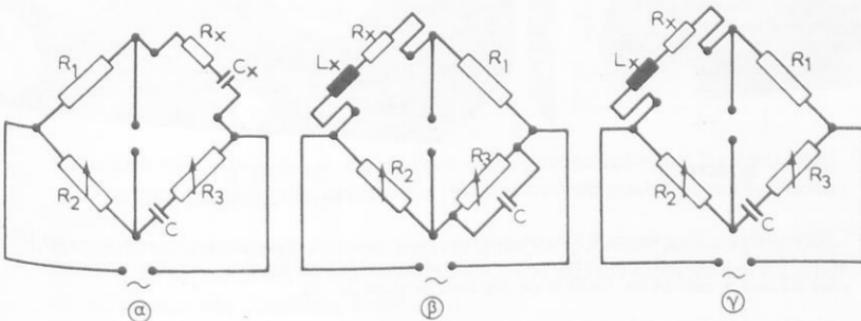

Σχ. 8.1β.

(a) Γέφυρα γιά μέτρηση C . (b) Γέφυρα Maxwell. (g) Γέφυρα Hay.

Στόν ένα διαγώνιο κλάδο έφαρμόζεται έναλλασσόμενη τάση με συχνότητα 400 ή 1000 Hz και από τόν άλλο συνδέεται ήλεκτρονικό βολτόμετρο ή άλλο ένδεικτικό όργανο κατάλληλο για νά λειτουργήσει στό E.P.

Άκομη στή θέση αυτή μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε και άκουστικά. Η R_2 είναι μιά μεταβλητή ωμική άντισταση τής όποιας οι τιμές άντιστοιχούν άμεσως σέ μΗ - mH ή pF - μF. Στά κυκλώματα τών γεφυρών (β) και (γ) παρατηρούμε διτή είναι εύκολο μέ τή βοήθεια ένός διακόπτη νά μετατραπεῖ ή γέφυρα Hay σε γέφυρα Maxwell.

8.1.3 Πώς χρησιμοποιούνται οι γέφυρες γιά μετρηση L και C .

Τροφοδοτεῖται η γέφυρα έξωτερικά άπό ένα ταλαντωτή άκουστικών συχνοτήτων δημοσιεύεται στή σχήμα 8.1γ. Ρυθμίζεται στή συχνότητα 1000 Hz και τάση έξδου τής τάξεως τών 3V. Στής ειδικές υπόδοχες τής γέφυρας έχουμε τοποθετήσει τά άκρα τού πηνίου ή τού πυκνωτή πού θέλουμ νά μετρήσουμε. Στρέψομε τή R_2 στή γέφυρα μέχρι ή βελόνα τού ένδεικτικού όργανου νά δείξει τή μικρότερη άποκλιση. Κατόπιν στρέψομε τή R_3 μέχρι νά έπιτευχθεί νέα έλάχιστη άποκλιση τής βελόνας τού ένδεικτικού όργανου. Η ρύθμιση έπαναλαμβάνεται πάλι μέ τή R_2 μέχρι νά έπιτυχομε τή μικρότερη άποκλιση τού όργανου. Γιά μεγαλύτερη άκριβεια αύξανομε τήν τάση τού ταλαντωτή και έπαναλαμβάνομε, δημοσιεύεται τής ρυθμίσεις.



Σχ. 8.1γ.



Σχ. 8.1δ.
Γέφυρα μετρήσεων R, L, C.

Στήν εικόνα τού σχήματος 8.1δ φαίνεται ένας τύπος γέφυρας γιά μετρήσεις άντιστάσεων άπό 1Ω μέχρι 10 MΩ, χωρητικότητα (C) πυκνωτών άπό 1pF μέχρι 1000 μF και συντελεστή αύτεπαγγής πηνιών (L) άπό 1 μΗ μέχρι 1000 H μέ άκριβεια μετρήσεων 1%.

8.2 Άσκήσεις.

- Αναγνωρίστε τή γέφυρα μετρήσεων R, L και C, πού θά σάς δοθεῖ στό έργα-

στήριο. Ζητήστε συμπληρωματικές πληροφορίες γιά τή χρήση της άπό τόν ύπεύθυνο καθηγητή του έργαστρου. Συμβουλευθείτε και γιά περισσότερη ένημέρωσή σας τό ειδικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.


Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τήν πρόσοψη τής γέφυρας και άναφέρετε συνοπτικά τήν έργασία που κάνει κάθε κουμπί της καθώς και τίς κλίμακες τών μετρήσεων R, L και C.

2. Συνδέστε στή γέφυρα διαδοχικά τά πηνία και τούς πυκνωτές πού θά σᾶς δοθούν στό έργαστρο γιά μέτρηση. Ρυθμίστε τή γέφυρα σύμφωνα μέ τίς άδηγίες πού θά σᾶς δώσουν στό έργαστρο και μετρήστε τό L τών πηνίων και τό C τών πυκνωτῶν. Καταχωρήστε τά άποτελεσμάτα τών μετρήσεων στόν πίνακα άποτελεσμάτων 8.2.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 8.2.1

Μετρήσεις C	Μετρήσεις L
Πυκνωτῶν σέ (μF)	Πηνίων σέ (H)
C ₁	L ₁
C ₂	L ₂
C ₃	L ₃
C ₄	L ₄

3. Συνδέστε τούς πυκνωτές διαδοχικά όπως στίς συνδεσμολογίες τού σχήματος 8.2a.

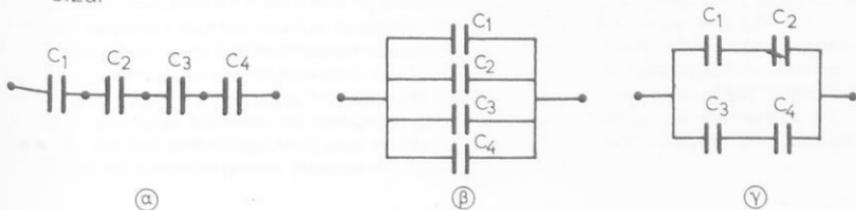

Σχ. 8.2a.

$$(a) \quad C_0 = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4}}$$


$$(b) \quad C_0 = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$$

$$(c) \quad C_0 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} + \frac{C_3 C_4}{C_3 + C_4}$$

Μετρήστε τήν ισοδύναμη χωρητικότητα κάθε συνδεσμολογίας. Νά έπαληθεύσετε τό άποτέλεσμα κάθε μετρήσεως μέ αύτό πού θά βρεῖτε μετά τόν ύπολογισμό.

4. Συνδέστε τά πηνία μεταξύ τους διαδοχικά όπως στίς συνδεσμολογίες τού σχήματος 8.2β (φροντίστε τήν άπόσταση μεταξύ τών πηνίων ώστε νά άποφευχθεί τό φαινόμενο τής άμοιβαίας έπαγωγῆς).

Μετρήστε τόν ισοδύναμο συντελεστή αύτεπαγωγῆς κάθε συνδεσμολογίας πηνίων και έπαληθεύστε τό άποτέλεσμα κάθε μετρήσεως μέ αύτό πού θά βρεῖτε μετά τόν ύπολογισμό.

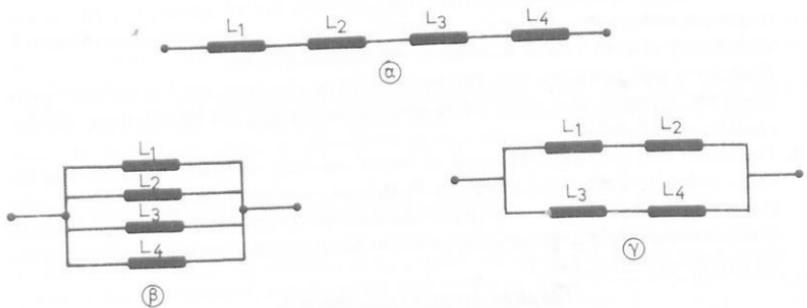 **$\Sigma\chi \cdot 8.2\beta.$**

$$(α) \quad L_0 = L_1 + L_2 + L_3 + L_4$$

$$(β) \quad L_0 = \frac{L}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \frac{1}{L_4}}$$

$$(γ) \quad L_0 = \frac{(L_1 + L_2) \cdot (L_3 + L_4)}{(L_1 + L_2) + (L_3 + L_4)}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

9.1 Γενικά.

Μᾶς είναι γνωστό ότι σέ κάθε έναλλασσόμενο μέγεθος, ο χρόνος πού χρειάζεται για νά γίνει μιά πλήρης μεταβολή σ' αυτό όνομάζεται **περίοδος** (T), την όποια μετράμε σέ δευτερόλεπτα (sec ή s). Τόν άριθμό των πλήρων μεταβολών του έναλλασσόμενου μεγέθους πού πραγματοποιούνται σε ένα sec τόν όνομάζουμε συχνότητα (f).

Τά δύο αυτά μεγέθη, ή συχνότητα καί ή περίοδος είναι άντιστροφα, δηλαδή $f = \frac{1}{T}$.

Τή συχνότητα τή μετράμε σέ κύκλους ήνα δευτερόλεπτο (c/sec) ή σέ Herz (Hz).


Τά πολλαπλάσια τους είναι: τό kc/sec = 1000 c/sec ή kHz = 1000 Hz

και τό Mc/sec = 1000 kc/sec ή MHz = 1000 kHz.

Στά δίκτυα μεταφοράς καί διανομής ήλεκτρικής ένέργειας διατηρούμε τή συχνότητα σταθερή. Οι συχνότητές τους είναι 50 ή 60 Hz καί τίς χαρακτηρίζομε ως βιομηχανικές συχνότητες, σέ σχέση μέν αλλες έφαρμογές έναλλασσόμενων ρεύματων, π.χ. τηλεφωνίας, ραδιοεπικοινωνίας κ.ά.

Τή συχνότητα ένός έναλλασσόμενου ρεύματος τή μετράμε μέ τή γέφυρα «Robinson», μέ τή συμβολή συχνοτήτων, μέ τή στροβοσκοπική κ.ά. Τή μετράμε έπιστης καί άπ' «έθειας μέ ένδεικτικά δργανα πού νομάζονται **συχνόμετρα**. Υπάρχουν καί έδω άρκετοι τύποι συχνομέτρων, όπως τό συχνόμετρο μέ παλλόμενα έλάσματα, τό ήλεκτροδυναμικό συχνομέτρο, τό έπαγωγικό συχνομέτρο κ.ά.

Στό κεφάλαιο αύτό κάνομε λόγο, μόνο γιά τό συχνόμετρο μέ παλλόμενα έλάσματα, γιατί αύτό χρησιμοποιείται περισσότερο στίς βιομηχανικές έγκαταστάσεις (σχ. 9.1a).

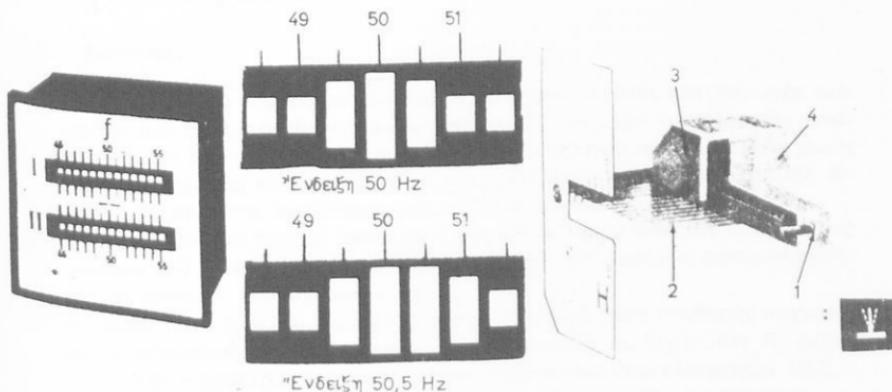

Σχ. 9.1.

1) Βάση. 2) Έλάσματα. 3) Πυρήνες ήλεκτρομαγνήτη. 4) Πηνίο.

Τό δργανο αύτό άποτελείται από ένα έπιμήκη ήλεκτρομαγνήτη. Μπροστά στον πυρήνα του ήλεκτρομαγνήτη ύπάρχουν έλασματα μέδιαφορα μήκη και μάρα: έναι τακτοποιημένα σε μία σειρά. Τά έλασματα από την μάρα τους πλευρά είναι πακτωμένα, ένων από την άλλη είναι έλευθερα. Κάθε ένα από τά έλασματα έχει διαφορετική ίδιοσυχνότητα μηχανικής ταλαντώσεως. "Όταν ο ήλεκτρομαγνήτης διεγείρεται μέρυμα, τού όποιου ζητάμε τή συχνότητα, τό έναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο του ήλεκτρομαγνήτη έξασκει έλκτικές δυνάμεις στά έλασματα και στή συνέχεια προκαλούνται σε αυτά άναγκαιές ταλαντώσεις. "Ένα από τά έλασματα, πού η ίδιοσυχνότητά του συμπίπτει μέ τό διπλάσιο της συχνότητας τού ρεύματος πού διεγείρει τόν ήλεκτρομαγνήτη, κάνει ταλάντωση μέ τό μεγαλύτερο πλάτος. Μπροστά στή σειρά τών έλασμάτων ύπαρχε βαθμόλογημένη κλίμακα σε Hz. Συνήθως οι διαφορές τής συχνότητας μεταξύ τών διαδοχικών έλασμάτων είναι $\frac{1}{4}$ μέχρι $\frac{1}{2}$ Hz.

9.2 Ασκήσεις.

1. Αναγνωρίστε τό δργανο πού θά σάς δοθεῖ στό έργαστήριο. Παρατηρήστε τήν άκριβεια τής κλίμακάς του.
 2. Συνδεσμολογήστε τό συχνόμετρο γιά νά μετρήσετε τή συχνότητα τού δικύου.
 3. Συνδεσμολογήστε τό συχνόμετρο στον πίνακα έλεγχου τού έναλλακτήρα πού ύπαρχε στό έργαστήριο. Ό ύπεύθυνος καθηγητής τού έργαστηρίου θά θέσει σέ λειτουργία τό ήλεκτροπαραγώγο ζεῦγος τού έναλλακτήρα (τό πώς θέτομε σέ λειτουργία ένα έναλλακτήρα τό έξετάζομε σέ ενα από τά παρακάτω κεφάλαια). Ρυθμίζοντας τίς στροφές τού έναλλακτήρα, μετρήστε κάθε φορά τή συχνότητα τής παραγόμενης έναλλασσόμενης τάσεως.
 4. Σέ κάθε ρύθμιση τών στροφών σημειώστε από τό στροφόμετρο τού πίνακα τόν άριθμό τών στροφών και τήν άντιστοιχη ένδειξη τού συχνόμετρου. Νά έπαληθεύσετε τό άποτέλεσμα μέ τή σχέση $f = p.n/60$ σε Hz όπου: p είναι τάςεύγη πόλων τού έναλλακτήρα καί n είναι ο άριθμός στροφών άνα min.
-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΗΝΙΟΥ

10.1 Γενικά.



Άς πάρομε ένα πηνίο και άς θεωρήσουμε, ότι ή ώμική άντισταση τοῦ σύρματος άπ' τό δόποιο είναι κατασκευασμένο είναι άμελητέα. Όταν στά άκρα τοῦ πηνίου έφαρμόσουμε έναλλασσόμενη τάση θά κυκλοφορήσει έναλλασσόμενο ρεύμα. Τό έναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο πού θά δημιουργηθεῖ από τό έναλλασσόμενο ρεύμα, θά προκαλέσει τήν άναπτυξη μᾶς τάσεως από αύτεπαγγή στά άκρα τοῦ πηνίου. Η τάση από αύτεπαγγή θά πάει νά κυκλοφορήσει ρεύμα μέσα στό πηνίο, πού θά άντιτιθεται στίς μεταβολές τοῦ ρεύματος τής πηγής. Έπομένως τό ρεύμα μέσα στό πηνίο θά περιορίζεται έξ αιτίας τής άντιδράσεως τής τάσεως αυτής. Δηλαδή ή τάση από αύτεπαγγή πού άναπτυσσεται μέ αύτό τόν τρόπο, παρουσιάζεται ώς ένα «έλδος άντιστάσεως» στήν έφαρμοζόμενη τάση τής πηγής. Αύτό τό έλδος τής άντιστάσεως όνομάζεται **αύτεπαγγική άντισταση** τοῦ πηνίου, συμβολίζεται μέ τό X_L και είναι $X_L = L\omega$, δηλαδή ω είναι ή **κυκλική συχνότητα** τοῦ ρεύματος πού διαρρέει τό πηνίο και ισούται: $\omega = 2\pi f$. Άπο τίς διαστάσεις τοῦ γινομένου L . ω προκύπτει ώς μονάδα μετρήσεως της τό ώμ. Τό ήλεκτρικό ρεύμα σέ ένα πηνίο πού παρουσιάζει σχεδόν **άμελητέα** ώμική άντισταση, καθορίζεται από τό πηλικό

$$I_L = \frac{U}{L\omega}$$

Η αύτεπαγγική άντισταση σέ πηνίο μέ σταθερό L είναι άναλογη μέ τήν κυκλική συχνότητα ω τοῦ ρεύματος. Αύτό όφειλεται στό γεγονός ότι στίς υψηλές συχνότητες ή ταχύτητα μεταβολής τοῦ έναλλασσόμενου ρεύματος είναι μεγαλύτερη. Έπομένως και τό φαινόμενο τής αύτεπαγγής είναι έντονότερο. Τό ήλεκτρικό ρεύμα τοῦ πηνίου είναι **ισόσυχνο** μέ τήν τάση τής πηγής, άλλα **καθυστερεῖ στή φάση από τήν τάση κατά 90°**.

10.2 Ασκήσεις.

1. Μετρήστε μέ τή γέφυρα αύτεπαγγών τούς συντελεστές αύτεπαγγής τῶν πηνίων πού θά σᾶς δοθοῦν στό έργαστηριο. Τίς τιμές τῶν συντελεστῶν καταχωρήστε στόν πίνακα άποτελεσμάτων 10.2.1 (τά πηνία πρέπει νά είναι χωρίς σιδηροπυρήνα καί κατασκευασμένα μέ σύρμα σχετικά μεγάλης διατομῆς, ώστε νά θεωροῦνται άμελητέας ώμικης άντιστάσεως).
2. Τοποθετήστε ένα από τά πηνία, πού μετρήσατε στήν ασκηση 1, πάνω στό «σασισί» πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστηριο, και στή συνέχεια πραγματοποιήστε τό κύκλωμα τοῦ σχήματος 10.2a.
3. Τροφοδοτήστε τό κύκλωμα τοῦ σχήματος 10.2a μέ τάση σταθερής συχνότητας. Χρησιμοποιήστε ταλαντωτή μέ χαμηλή συχνότητα. Σημειώστε τίς ένδειξεις τοῦ άμπερόμετρου καί βολτόμετρου στόν πίνακα άποτελεσμάτων 10.2.1. Έπαναλάβετε τίς μετρήσεις καί μέ τά ύπολοιπα πηνία τής ασκήσεως 1.
4. Τροφοδοτήστε τώρα τό κύκλωμα τής ασκήσεως 2 μέ σταθερή τάση μεταβλητής συχνότητας. Γι' αύτό μεταβάλλετε τή συχνότητα τοῦ ταλαντωτή άνα 100

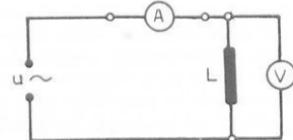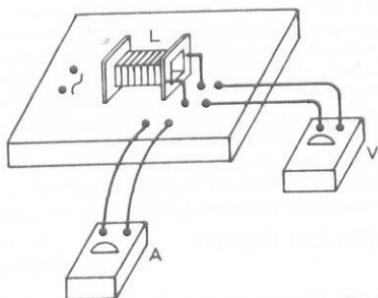

Σχ. 10.2α.

Hz. Καταχωρήστε τά άποτελέσματα τών μετρήσεων στόν πίνακα άποτελεσμάτων 10.2.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 10.2.1

$U = \dots\dots\dots$ V σταθερή	$f = \dots\dots\dots$ Hz σταθερή		
$L(H)$	I_L	$X_L = \frac{U}{I_L}$	$X_L = L\omega$
L_1
L_2
L_3
L_4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 10.2.2


$U = \dots\dots\dots$ V σταθερή	$L = \dots\dots\dots$ H σταθερή		
f	I_L	$X_L = \frac{U}{I_L}$	$X_L = L\omega$
f_1
f_2
f_3
f_4

5. Συμπληρώστε τίς στήλες στούς πίνακες άποτελεσμάτων 10.2.1 και 10.2.2 ύπολογίζοντας μέ προσέγγιση, τήν αύτεπαγγική άντισταση μέ τίς σχέσεις:

$$X_L = \frac{U}{I_L} \quad \text{καὶ} \quad X_L = L\omega$$

Παρατηρήστε τά άποτελέσματα τών ύπολογισμῶν σας καί διατυπώστε συνοπτικά τά συμπεράσματά σας.

6. Χαράξτε άπο τά άποτελέσματα τών μετρήσεων τοῦ πίνακα άποτελεσμάτων 10.2.2 τήν χαρακτηριστική $X_L = F(f)$ ὡπως στό σχῆμα 10.2β.

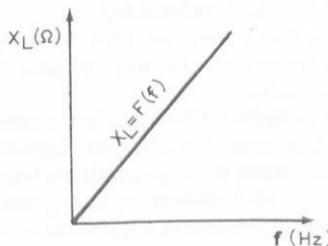

Σχ. 10.2β.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΧΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ

11.1 Γενικά.

Ένας πυκνωτής, δταν συνδεθεί σέ κύκλωμα πού τροφοδοτείται μέ συνεχές ρεύμα, προκαλεῖ διακοπή τού κυκλώματος, έπειδή παρεμβάλλεται τό μονωτικό του. Στό έναλλασσόμενο ρεύμα δέν προκαλεῖ διακοπή τού κυκλώματος, γιατί ή τάση τής πηγής πού τροφοδοτεί τό κύκλωμα έναλλάσσεται και έπομένως δ πυκνωτής ύπόκειται σέ συνεχείς φορτίσεις και έκφορτίσεις και κατά συνέπεια, τό δλο κύκλωμα διαρρέεται συνεχῶς άπό αύτά τά ρεύματα. Ή τιμή τού ρεύματος στό κύκλωμα μέ πυκνωτή εύρισκεται άπό τή σχέση:

$$I_C = \frac{U}{\frac{1}{C\omega}}$$

Τή σχέση αύτή δν τή συγκρίνομε μέ τό νόμο τού "Ωμ $I = \frac{U}{R}$ ", θά παραπρήσομε ότι δ παράγοντας

$1/C\omega$ έκφραζει τόν ίδιο ρόλο τής άντιστάσεως R .

Αύτός δ παράγοντας όνομάζεται **χωρητική άντισταση**. Συμβολίζεται μέ X_C και είναι: $X_C = \frac{1}{C\omega}$

Δηλαδή τό άντιστραφο τού γινομένου τής κυκλικής συχνότητας τής πηγής τροφοδοτήσεως έπι τή χωρητικότητα τού πυκνωτή. Μετρεῖται σέ ώμ, δταν τό C είναι σέ φαράντ (F) και τό ω σέ άκτινια /sec. Ή φάση τού ρεύματος στό κύκλωμα μέ πυκνωτή **προπορεύεται κατά 90°** άπό τήν τάση πού έφαρμό-**ζεται στά άκρα του**.

11.2 Άσκήσεις.



- Μετρήστε μέ γέφυρα πυκνωτῶν τήν χωρητικότητα τῶν πυκνωτῶν πού θά σᾶς δοθοῦν στό έργαστήριο. Καταχωρήστε τά άποτελέσματα τῶν μετρήσεων στόν πίνακα άποτελέσμάτων 11.2.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 11.2.1

$U = \dots\dots\dots$ V σταθερό $f = \dots\dots\dots$ Hz σταθερή			
$C(\mu F)$	I_C	$X_C = \frac{U}{I}$	$X_C = \frac{1}{C\omega}$
C_1
C_2
C_3
C_4



2. Τοποθετήστε στό «σασσί», πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστριο, єνα πυκνωτή άπο αύτούς πού μετρήσατε στήν άσκηση 1. Πραγματοποιήστε τό κύκλωμα τού σχήματος 11.2a. Τροφοδοτήστε τό κύκλωμα μέ ένα ταλαντωτή χαμηλής συχνότητας, κρατώντας σταθερή τήν τάση καί τή συχνότητα. Σημειώστε τίς ένδειξεις τού βολτόμετρου καί τού άμπερόμετρου καί τή συχνότητα τού ταλαντωτή στόν πίνακα άποτελεσμάτων 11.2.1 (ή άντισταση άπωλειῶν τού πυκνωτή μέ μεγάλη προσέγγιση θεωρεῖται ότι εἶναι άμελητέα).
3. Έπαναλάβετε τίς μετρήσεις τής άσκησεως 2 καί μέ τούς ύπόλοιπους πυκνωτές τής άσκησεως 1.
- Διατηρήστε σέ ολες τίς μετρήσεις τήν τάση καί τήν συχνότητα σταθερή.
4. Τροφοδοτήστε τώρα τό κύκλωμα τού σχήματος 11.2a μέ τόν ταλαντωτή κρατώντας τήν τάση σταθερή καί μεταβάλλοντας μόνο τήν συχνότητα άνα 100 Hz. Γιά κάθε μέτρηση καταχωρήστε τά άποτελέσματα τών μετρήσεων στόν πίνακα άποτελεσμάτων 11.2.2.

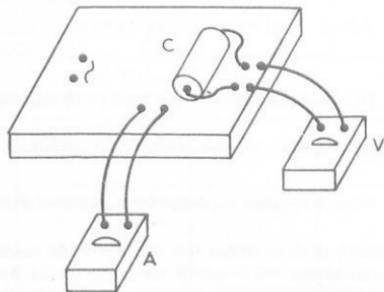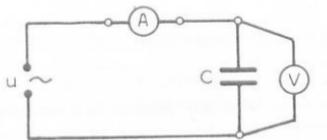

Σχ. 11.2a.


5. Συμπληρώστε τίς στήλες στούς πίνακες άποτελεσμάτων 11.2.1 καί 11.2.2, ύπολογίζοντας μέ προσέγγιση, τή χωρητική άντισταση μέ τίς σχέσεις $X_C = U/I_C$ καί $X_C = 1/C\omega$.

Παρατηρήστε τά άποτελέσματα τών ύπολογισμών σας καί διατυπώστε συνοπτικά στό τετράδιό σας τά συμπεράσματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 11.2.2

$U = \dots\dots\dots$ V σταθερή	$C = \dots\dots\dots$ μF σταθερή		
f	I_C	$X_C = \frac{U}{I_C}$	$X_C = \frac{1}{C\omega}$
f_1			
f_2			
f_3			
f_4			
f_5			

6. Χαράξτε άπο τά άποτελέσματα τών μετρήσεων τού πίνακα άποτελεσμάτων 11.2.2 τή χαρακτηριστική $X_C = F(f)$ οπως στό σχῆμα 11.2β.

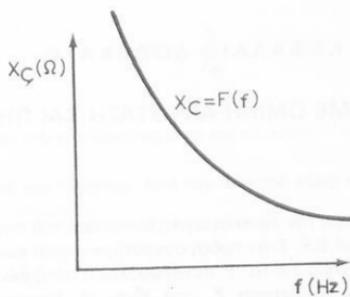

Σχ. 11.2β.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΗΝΙΟ ΣΕ ΣΕΙΡΑ (R, L).


12.1 Γενικά.

Στό δέκατο κεφάλαιο γνωρίσαμε τήν αύτεπαγγική άντισταση τοῦ πηνίου (μέ άμελητέα ώμική άντισταση) δύναται διαρρέεται αύτό μέ Ε.Ρ. Στήν πράξη συναντάμε συχνά κυκλώματα μέ πηνίο και ώμική άντισταση σέ σειρά όπως στό σχήμα 12.1α. Η συνδεσμολογία αύτή δέν παρουσιάζει μία άπλη άντισταση R ή X_L , άλλα **σύνθετη άντισταση** Z , πού είναι τό διανυσματικό άθροισμα τῶν δύο άντιστάσεων, τῆς πραγματικής άντιστάσεως R πού φανερώνει τόν παράγοντα καταναλώσεως X_L , πού φαίνεται ως άντισταση στό κύκλωμα και τῆς φαινομένης άντιστάσεως X_L , πού φαίνεται ως άντισταση στό κύκλωμα χωρίς νά καταναλώνει ένέργεια. Δηλαδή τό μέτρο τῆς συνθετικής άντιστάσεως είναι:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

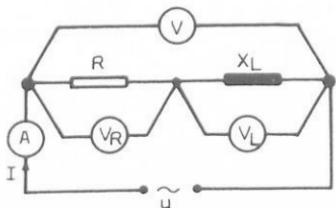

Σχ. 12.1α.

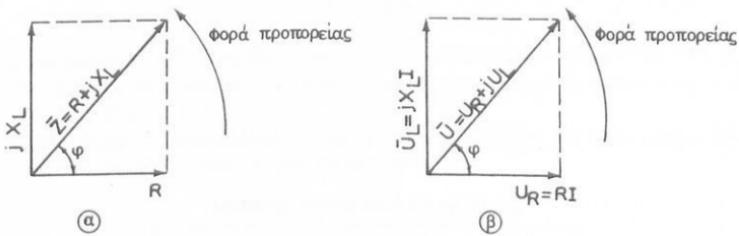

Σχ. 12.1β.

Η σύνθετη άντισταση παριστάνεται γραφικά στό διανυσματικό διάγραμμα (a) τοῦ σχήματος 12.1β. Η ένταση τοῦ ρεύματος στό κύκλωμα τοῦ σχήματος 12.1α καθορίζεται άπό τό νόμο τοῦ Όμηρου:

$$I = \frac{U}{Z}$$

Στά άκρα τῶν στοιχείων R και L άναπτυσσονται τάσεις $U_R = RI$ και $U_L = X_L I$. Η τάση U_L προπρεύεται άπό τήν U_R κατά 90° ένω ή τάση U πού έφαρμόζεται στά άκρα τῆς συνδεσμολογίας είναι τό διανυσματικό άθροισμα τῶν δύο τάσεων, U_R και U_L , μέ προπορεία άπό τήν ένταση τοῦ ρεύματος κατά μία γωνία φ μικρότερη άπό 90° . Η γωνία τείνει νά μηδενιστεῖ άσο ή R γίνεται μεγα-

λύτερη άπο τήν X_L . Βλέπε (β) διανυσματικό διάγραμμα στό σχήμα 12.1β. Η U_R είναι συμφασική μέτρη τήν ένταση τοῦ ρεύματος, ένω \hat{U}_L προπορεύεται άπο αύτο κατά 90° . Η γωνία τῆς διαφορᾶς φάσεως μεταξύ τοῦ ρεύματος καί τῆς τάσεως πού έφαρμόζεται στό κύκλωμα καθορίζεται άπο τὸν λόγο τῶν δύο άντιστάσεων:

$$\epsilon\phi\phi = \frac{X_L}{R_R}$$

$$\text{Χαρακτηριστικό στοιχεῖο τοῦ κυκλώματος είναι καί τό συνφ} = \frac{R}{Z} \quad \text{ή} \quad \frac{U_R}{U} \quad \text{πού ονομάζεται συντελεστής ισχύος τοῦ κυκλώματος.}$$

ταὶ συντελεστής ισχύος τοῦ κυκλώματος. Από τήν τιμή τοῦ συνφ προκύπτει ἀν καί κατά πόσο τὸ κύκλωμα είναι καταναλωτής ένέργειας.

12.2 Άσκήσεις.

- Αναγνωρίστε τά στοιχεῖα τῆς άντιστάσεως R καί τοῦ πηνίου, πού θά σᾶς δοῦν στό έργαστριο. Γι' αύτό μετρήστε μέ γέφυρα τήν τιμή τῆς άντιστάσεως R , τό συντελεστή αύτεπαγγῆς L τοῦ πηνίου καί τήν τιμή τῆς ωμικῆς άντιστάσεως τοῦ σύρματος ἀπ' τό δόποιο ἔχει κατασκευασθεῖ τό πηνίο, γιά νά διαπιστώσετε ὅτι ή τιμή αύτή είναι ἀμελητέα σέ σύγκριση μέ τήν τιμή τῆς άντιστάσεως R .
- Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τοῦ κυκλώματος τοῦ σχήματος 12.1α. Μετά τροφοδοτήστε τό κύκλωμα μέ σταθερή χαμηλή τάση συχνότητας 50 Hz. Σημειώστε τίς ένδειξεις τῶν βολτομέτρων καί τοῦ ἀμπερόμετρου στόν πίνακα ἀποτελεσμάτων 12.2.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 12.2.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 12.2.1						
1	2	3	4	5	6	7
F (Hz)	$V_R(V)$	$V_L(V)$	I(A)	$Z(\Omega)$	$X_L(\Omega)$	συνφ
50
100
200
400
600

- Έπαναλάβετε τίς μετρήσεις. Τροφοδοτήστε τό κύκλωμα μέ σταθερή τάση U καί μεταβλητή συχνότητα 100, 200, 400 καί 600 Hz. Καταχωρήστε τά ἀποτέλεσματα κάθε μετρήσεως στόν πίνακα ἀποτελεσμάτων 12.2.1.
- Υπολογίστε άπο τά ἀποτέλεσματα τοῦ πίνακα καί άπο τίς σχέσεις:

$$Z = \frac{U}{I}, X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} \quad \text{καί} \quad \text{συνφ} = \frac{U_R}{U}$$

τή σύνθετη άντισταση, τήν αύτεπαγωγική άντισταση καί τό συντελεστή i -σχύος, γιά κάθε συχνότητα τής τάσεως τροφοδοτήσεως. Παρατηρήστε τά άποτελέσματα τών ύπολογισμῶν σας καί διατυπώστε συνοπτικά στό τετράδιο τά συμπεράσματά σας.

5. Άπο τά άποτελέσματα που έχετε καταχωρήσει στόν πίνακα νά έπαληθεύσετε τά διανυσματικά διαγράμματα (a) καί (β) τοῦ σχήματος 12.1β.
-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ

ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ (R.C)

13.1 Γενικά.

13.1.1 Ήλεκτρικό κύκλωμα μέ R και C σέ σειρά.

Άν συνδέσουμε μία ώμική άντισταση σέ σειρά μέ ένα πυκνωτή, δημοσ. στό κύκλωμα τοῦ σχήματος 13.1a. Τό κύκλωμα αύτό θά παρουσιάσει σύνθετη άντισταση πού έχει μέτρο $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$. Η σύνθετη άντισταση και στό κύκλωμα αύτό, δημοσ. και στή συνδεσμολογία τοῦ πηνίου σέ σειρά μέ τήν

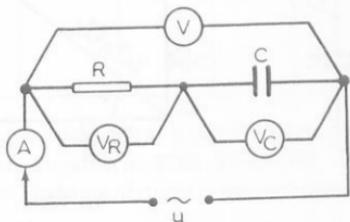

Σχ. 13.1a.



Σχ. 13.1β.

ώμική άντισταση, είναι τό διανυσματικό άθροισμα τών δύο άντιστάσεων R και X_C , μέ τή διαφορά δύμως πού ή συμπεριφορά τής φαινόμενης άντιστάσεως τοῦ πυκνωτή είναι άντιθετή από αύτή πού παρουσιάζει τό πηνίο σέ άντιστοιχο κύκλωμα. Τά διανυσματικά διαγράμματα τών άντιστάσεων και τών τάσεων στή συνδεσμολογία αύτή είναι δημοσ. φαίνονται στά διαγράμματα (a) και (b) τοῦ σχήματος 13.1b.

Παρατηρούμε στό διάγραμμα (b) πού ή τάση στόν πυκνωτή καθυστερεῖ κατά 90° από τήν τάση στά άκρα τής άντιστάσεως R . Και άκομη πού ή τάση U πού έφαρμόζεται στό κύκλωμα καθυστερεῖ από τό

ρεύμα ή κατά μία γωνία μικρότερη από 90° και άναλογα με τόν λόγο που έχουν οι άντιστάσεις $\frac{X_C}{R}$.

Η διαφορά τείνει νά γίνει 90° δταν λόγος τών άντιστάσεων αύξανεται. Ό συντελεστής ίσχυος στή συνδεσμολογία τού πυκνωτή σέ σειρά μέ τήν άντισταση έιναι:

$$\text{συνφ} = \frac{R}{Z} \quad \text{ή συνφ} = \frac{U_R}{U}$$


13.1.2 Ήλεκτρικό κύκλωμα μέ R και C παράλληλα.

Στήν πράξη συναντάμε πολλά κυκλώματα στά δποια παράλληλα σέ μία ώμικη άντισταση συνδέεται ένας πυκνωτής, δπως στό σχήμα 13.1γ. Τό κύκλωμα αύτό δταν τροφοδοτηθεί μέ έναλλασσόμενη τάση παρουσιάζει **σύνθετη άγωμότητα** που έχει μέτρο:


$$G = \frac{\sqrt{1 + (\omega CR)^2}}{R}$$

Τό μέτρο τής σύνθετης άντιστασεως σύμφωνα μέ τά γνωστά έιναι:

$$Z = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega CP)^2}}$$

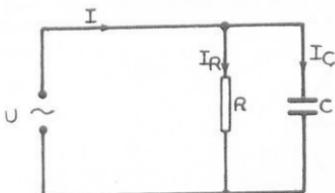

Σχ. 13.1γ.

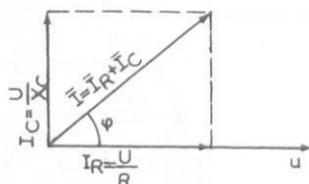

Σχ. 13.1δ.

Παρατηρούμε καί στό κύκλωμα αύτό δτι ή ισοδύναμη φαινόμενη άντισταση συμπεριφέρεται άντιθετα από ένα πηνίο σέ άντιστοιχο κύκλωμα.

Τό ρεύμα που παρέχεται από τήν πηνή ή είναι τό διανυσματικό δθροισμα τών ρευμάτων τών δύο κλάδων $\bar{I} = \bar{I}_R + \bar{I}_C$ καί έχει μέτρο: $I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$.

$$\text{Στόν κλάδο τού πυκνωτή τό ρεύμα έχει μέτρο: } I_C = \frac{U}{X_C}$$

Τό ρεύμα αύτό προπορεύεται κατά 90° από τήν τάση που έφαρμόζεται στό κύκλωμα (θεωρούμε τήν ισοδύναμη άντισταση άπωλειών τού πυκνωτή άμελητέα).

Στόν κλάδο τής ώμικης άντιστασεως τό ρεύμα έχει τιμή:

$$I_R = \frac{U}{R}$$

καί έναι συμφασικό μέ τήν τάση που έφαρμόζεται στό κύκλωμα. Στό σχήμα 13.1δ φαίνεται τό διανυσματικό διάγραμμα τών ρευμάτων.

Ο συντελεστής ίσχυος στή συνδεσμολογία τού πυκνωτή παράλληλα μέ τήν άντισταση, έιναι:

$$\text{συνφ} = \frac{I_R}{I}$$

13.2 Άσκήσεις.

- Αναγνωρίστε τά στοιχεία της άντιστάσεως R και τού πυκνωτή πού θά σᾶς δοθοῦν στό έργαστήριο. Μετρήστε γι' αύτό μέ γέφυρα τήν τιμή της άντιστάσεως R , και τήν χωρητικότητα C τού πυκνωτή (θεωροῦμε δπι, σέ σύγκριση μέ τήν R , ή ισοδύναμη άντισταση άπωλειών τού πυκνωτή είναι άμελητέα).
- Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τού κυκλώματος (σχ. 13.1a). Μετά τροφοδοτήστε τό κύκλωμα μέ σταθερή χαμηλή τάση συχνότητας 100 Hz. Σημειώστε τίς ένδειξεις τών βολτομέτρων και τού άμπερόμετρου στόν πίνακα άποτελεσμάτων 13.2.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 13.2.1


$U = \dots\dots$ σταθερή $R = \dots\dots \Omega$ $C = \dots\dots \mu F$						
1	2	3	4	5	6	7
f(Hz)	$V_R(V)$	$V_C(V)$	I(A)	$Z = U/I(\Omega)$	$X_C (\Omega)$	συνφ
100
200
300
400
500

- Έπαναλάβετε τίς μετρήσεις τροφοδοτώντας τό κύκλωμα μέ σταθερή τάση U και μεταβλητή συχνότητα 200, 300, 400, 500, 600 Hz. Καταχωρήστε τά άποτελέσματα κάθε μετρήσεως στόν πίνακα άποτελεσμάτων 13.2.1.
- Υπολογίστε άπο τά άποτελέσματα τού πίνακα τή σύνθετη άντισταση τού κυκλώματος, τή χωρητική άντισταση και τό συντελεστή ίσχύος άπο τίς σχέσεις:

$$Z = \frac{U}{I} \quad X_C = \sqrt{Z^2 - R^2}, \quad \text{συνφ} = \frac{U_R}{U}$$

Παρατηρήστε τά άποτελέσματα τών υπολογισμῶν σας και διατυπώστε συνοπτικά στό τετράδιο τά συμπεράσματά σας.

- Συνδεσμολογήστε τά στοιχεία R και C παράλληλα όπως στό σχήμα 13.2. Μετά τροφοδοτήστε τό κύκλωμα μέ σταθερή χαμηλή τάση, όπως κάνατε και στίς ά-

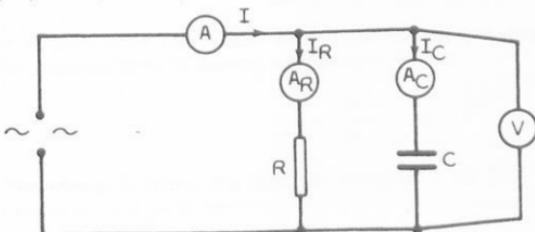

Σχ. 13.2.

σκήσεις 2 και 3. Καταχωρήστε τίς ένδειξεις των άμπερομέτρων A , A_R και A_C όπως και τού βολτόμετρου στόν πίνακα αποτελεσμάτων 13.2.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 13.2.2

							$U = \dots\dots V$ σταθερή
							$R = \dots\dots \Omega$
							$C = \dots\dots \mu F$
1	2	3	4	5	6	7	
f(Hz)	I_R (A)	I_C (A)	I(A)	$Z(\Omega)$	$X_C (\Omega)$	συνφ	
.....
.....
.....
.....

6. Υπολογίστε από τά αποτελέσματα του πίνακα αποτελεσμάτων 13.2.2 γιά κάθε συχνότητα τής τάσεως τροφοδοτήσεως, τή σύνθετη άντίσταση τού κυκλώματος, τή χωρητική άντίσταση τού πυκνωτή και τό συντελεστή ισχύος από τίς σχέσεις:

$$Z = \frac{U}{I} , \quad X_C = \frac{U}{I_C} \quad \text{και} \quad \text{συνφ} = \frac{I_R}{I}$$

Παρατηρήστε τά αποτελέσματα τών ύπολογισμῶν σας και διατυπώστε συνοπτικά στό τετράδιο τά συμπεράσματά σας.

7. Συγκρίνετε τά αποτελέσματα στίς στήλες 5 και 7 τών πινάκων 13.2.1 και 13.2.2 και έξηγήστε τίς διαφορές τών τιμῶν πού παρουσιάζουν μεταξύ τους.
 8. Άπο τά αποτελέσματα τών μετρήσεων πού έχετε καταχωρήσει στίς στήλες 2,3 και 4 νά έπαληθεύσετε τό διανυσματικό διάγραμμα τών ρευμάτων όπως στό σχήμα 13.1δ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R, L, C ΣΕ ΣΕΙΡΑ


14.1 Γενικά.

Η σύνθετη άντισταση του κυκλώματος πού άποτελείται από τά στοιχεία R , L , C συνδεμένα μεταξύ τους σέ σειρά (σχ. 14.1a) και τροφοδοτείται με έναλλασσόμενη τάση είναι: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$.

Όταν ή συχνότητα τής τάσεως τροφοδοτήσεως μεταβάλλεται από χαμηλές σέ ψηλότερες τιμές, τότε μεταβάλλονται και οι φανταστικές άντιστασεις X_L και X_C του πηνίου και πυκνωτή. Στο σχήμα 14.1β φαίνεται πώς μεταβάλλονται οι άντιστάσεις αύτές με τη συχνότητα. Για συχνότητα f_0 παρατηρούμε ότι τά μέτρα τών άντιστάσεων X_L και X_C γίνονται ίσα. Στή συχνότητα αυτή ο παράγοντας $X_L - X_C$ της σύνθετης άντιστασεως μηδενίζεται και τότε ή άντισταση παίρνει τήν μικρότερη τιμή της, πού είναι ίση με τήν ισοδύναμη ώμικη άντισταση του κυκλώματος $Z = R$.

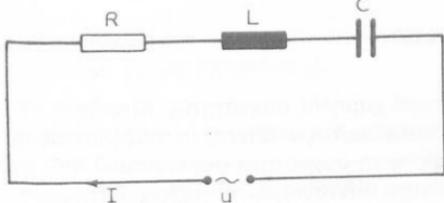

Σχ. 14.1a.

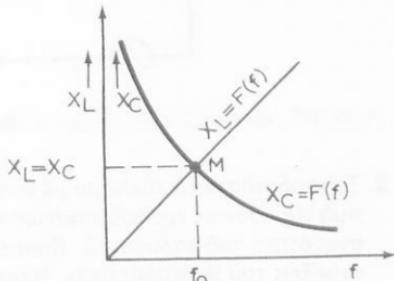

Σχ. 14.1β.

Σ' αύτή τήν περίπτωση λέμε ότι τό κύκλωμα βρίσκεται σέ **συντονισμό**. Η συχνότητα πού έπιτυγχάνεται ό συντονισμός του κυκλώματος είναι:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$$

Κατά τό συντονισμό τό κύκλωμα παρουσιάζει τά έξης χαρακτηριστικά:

a) **Υπεραγωγιμότητα.** Η ένταση τού ρεύματος γίνεται:

$$I_{μεγ} = \frac{U}{R}$$

b) **Υπερτάσσεις:** Οι τάσεις στά άκρα τών στοιχείων L και C .

Γίνονται $U_L = U_C = Q \cdot U$

όπου:


$$Q = \frac{L\omega_0}{R} \quad \text{ή} \quad Q = \frac{1}{C\omega_0 R}$$

Μέ τό Ω χαρακτηρίζεται **ή ποιότητα τοῦ κυκλώματος συντονισμοῦ**.

γ) Τό κύκλωμα παρουσιάζει **χωρητική συμπεριφορά** στις συχνότητες πού είναι μικρότερες από τή συχνότητα συντονισμοῦ. Δηλαδή τό ρεύμα προπορεύεται από τήν τάση. Στις συχνότητες πού είναι μεγαλύτερες από τή συχνότητα συντονισμοῦ τό κύκλωμα παρουσιάζει **έπαγγεική συμπεριφορά** και τό ρεύμα καθυστερεῖ τής τάσεως.


14.2 Άσκήσεις.

1. Άναγνωρίστε τά στοιχεία R , L και C , πού είναι τοποθετημένα στό «σασό» τό όποιο θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστήριο. Μετρήστε τίς τιμές τους μέ γέφυρα μετρήσεων R , L , C .
2. Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τῶν R , L , C μέ τά δργανα ὅπως στό σχήμα 14.2a.

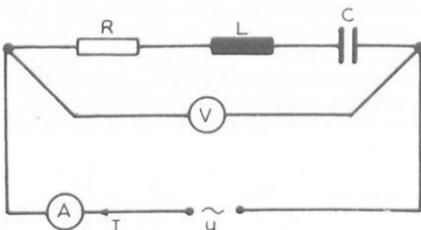


Σχ. 14.2a.

3. Τροφοδοτήστε τό κύκλωμα μέ ταλαντωτή χαμηλής συχνότητας. Κρατήστε τήν τιμή τῆς τάσεως τροφοδοτήσεως τοῦ κυκλώματος σταθερή, μεταβάλλοντας τή συχνότητα τοῦ ταλαντωτῆ. Προσδιορίστε τή συχνότητα συντονισμοῦ από τίς ένδειξεις τοῦ άμπερόμετρου. Ή συχνότητα συντονισμοῦ ἀντιστοιχεῖ στή μεγαλύτερη ένδειξη τοῦ άμπερόμετρου.
4. Έπαναλάβετε τίς μετρήσεις τῆς άσκήσεως 3. "Έχοντας τήν τάση σταθερή, αύξομειώστε τήν συχνότητά της πάνω καί κάτω από τή συχνότητα συντονισμοῦ. Σημειώστε στόν πίνακα άποτελεσμάτων 14.2.1 τίς ένδειξεις τοῦ άμπερόμετρου καί τοῦ ταλαντωτῆ.
5. Γιά κάθε συχνότητα τῆς τάσεως τροφοδοτήσεως ύπολογίστε τήν ἀντίστοιχη τιμή τῆς Z καί τοῦ συνφ. Τά άποτελέσματα τῶν ύπολογισμῶν σας καταχωρήστε τα στίς ἀντίστοιχεις στήλες τοῦ πίνακα άποτελεσμάτων 14.2.1.
6. Χαράξτε σέ όρθογώνιο σύστημα ξόνων τίς χαρακτηριστικές $I = F(f)$, $Z = F(f)$ (σχ. 14.2β).
7. Παρατηρήστε τά άποτελέσματα τῆς στήλης συνφ καί έξηγήστε τα συνοπτικά στό τετράδιό σας.
8. Συνδέστε στό κύκλωμα τρία βολτόμετρα (σχ. 14.2γ). Τροφοδοτήστε το μέ τή συχνότητα συντονισμοῦ. Παρατηρήστε τίς ένδειξεις τῶν βολτόμετρων καί έξηγήστε στό τετράδιό σας συνοπτικά τά άποτελέσματα αὐτῶν τῶν μετρήσεων.

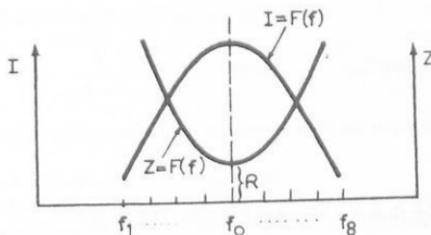

Σχ. 14.2β.

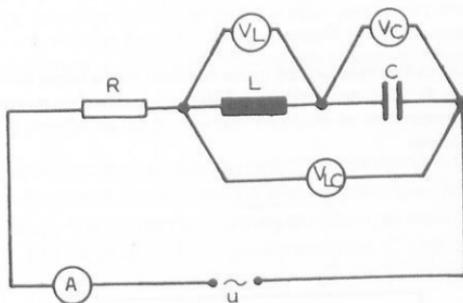

Σχ. 14.2γ.

(Προσοχή όσον άφορά την έπιλογή του στίς κλίμακες των όργανων. Στό συντονισμό έχομε ύπερτάσεις).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 14.2.1

$U = \dots \text{V}$ σταθερή	$f_0 = \dots \text{Hz}$		
$R = \dots \Omega$	$L = \dots \text{H}$		
	$C = \dots \mu\text{F}$		
$f (\text{Hz})$	$I (\text{A})$	$Z = \frac{U}{I} (\Omega)$	$\sigma \nu \phi = \frac{R}{2}$
f_1			
f_2			
f_3			
f_4			
f_0			
f_6			
f_7			
f_8			


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

15.1 Γενικά.

“Αν συνδέσομε παράλληλα ένα πυκνωτή μέ τηνίο πού έχει συντελεστή αύτεπαγωγής L και ίσοδύ- ναμη άντισταση άπωλειών R , τότε σχηματίζεται **κύκλωμα παράλληλου συντονισμού** (σχ. 15.1). Τό κύκλωμα αυτό, όταν τροφοδοτείται με σταθερή τάση, άλλα με μεταβλητή συχνότητα, παρουσιάζει σύνθετη άντισταση πού είναι:

$$Z = \frac{Z_L Z_C}{Z_L + Z_C}$$

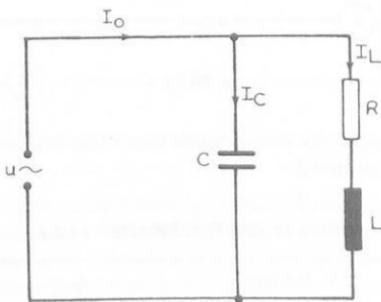

Σχ. 15.1.

“Η τιμή της έξαρτάται από τή συχνότητα. “Αν παραδεχθούμε διτο τό μέτρο αύτης τής άντιστασεως είναι:

$$Z = \frac{\frac{L}{C}}{Z'} \quad \text{όπου} \quad Z' = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

“Όταν ή συχνότητα τής τάσεως τροφοδοτήσεως πάρει τήν τιμή:

$$f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

δηλαδή τό μέτρο τής αύτεπαγωγικής άντιστασεως γίνει ίσο με τής χωρητικής, τότε ή άντισταση τοῦ

κυκλώματος παίρνει τή μεγαλύτερή της τιμή και γίνεται:


$$Z_0 = \frac{L}{R \cdot C} \quad \text{ή} \quad Z_0 = Q L \omega \quad \text{καὶ ὅπου} \quad Q = \frac{L \omega_0}{R}$$

Στήν περίπτωση αὐτή λέμε ότι τό κύκλωμα έχει συντονίσει καὶ παρουσιάζει τά ἔξις χαρακτηριστικά:

- **Υπεραντίσταση** μέ καθαρή ώμική συμπεριφορά.
- **Τό ρεῦμα** πού παρέχει ἡ πηγή παίρνει τήν **έλάχιστη τιμή** του καὶ εἶναι συμφασικό μέ τήν τάση.
- **Τά ρεύματα τῶν κλάδων είναι ἀντίθετα** καὶ οἱ τιμές τους γίνονται **Q φορές μεγαλύτερες** ἀπό τό ρεῦμα I_C τῆς πηγῆς, δηλαδή έχουν μέτρα: $I_C = I_L = QI_C$
- Η φασική συμπεριφορά τοῦ κυκλώματος εἶναι ἀντίθετη ἀπό αὐτή πού παρουσιάζει τό ἀντίστοιχο κύκλωμα σειρᾶς. Δηλαδή στίς συχνότητες πού εἶναι μικρότερες ἀπό τή συχνότητα συντονισμοῦ τό κύκλωμα παρουσιάζει ἐπαγωγική συμπεριφορά, ἐνώ στίς συχνότητες πού εἶναι μεγαλύτερες ἀπό τή συχνότητα συντονισμοῦ παρουσιάζει χωρητική συμπεριφορά.

15.2 Ἀσκήσεις.


1. Αναγνωρίστε τά στοιχεῖα τοῦ πηνίου καὶ τοῦ πυκνωτῆ πού εἶναι τοποθετημένα στό «σασσί» τό όποιο θά σᾶς δοθεῖ στό ἐργαστήριο Μετρήστε μέ γέφυρα μετρήσεων τίς τιμές τῆς ἀντιστάσεως ἀπωλειῶν τοῦ πηνίου R , τό συντελεστή αὐτεπαγωγῆς L τοῦ πηνίου καὶ τή χωρητικότητα C τοῦ πυκνωτῆ.
2. Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τοῦ πυκνωτῆ καὶ τοῦ πηνίου ὅπως στό (σχ. 15.2a).

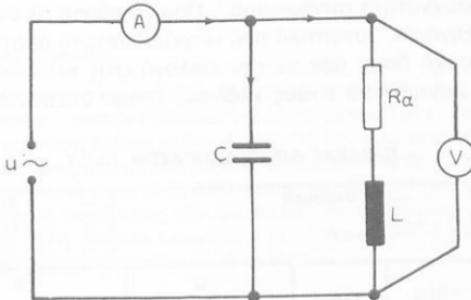


Σχ. 15.2a.

3. Τροφοδοτήστε τό κύκλωμα μέ ταλαντωτή χαμηλής συχνότητας. Κρατήστε τήν τιμή τῆς τάσεως τροφοδοτήσεως τοῦ κυκλώματος σταθερή, μεταβάλλοντας τήν συχνότητα τοῦ ταλαντωτῆ. Προσδιορίστε τή συχνότητα συντονισμοῦ ἀπό τής ἐνδείξεις τοῦ ἀμπερόμετρου. Ή συχνότητα συντονισμοῦ ἀντιστοιχεῖ στήν ἔλαχιστη ἐνδείξη τοῦ ἀμπερόμετρου.
4. Ἐπαναλάβετε τίς μετρήσεις τῆς ἀσκήσεως 3. Κρατώντας τήν τάση σταθερή, αύξομειώστε τή συχνότητά της πάνω καὶ κάτω ἀπό τή συχνότητα συντονισμοῦ. Σημειώστε στόν πίνακα ἀποτελεσμάτων 15.2.1 τίς ἐνδείξεις τοῦ ἀμπερόμετρου καὶ τοῦ ταλαντωτῆ.

5. Γιά κάθε συχνότητα της τάσεως τροφοδοτήσεως ύπολογίστε τήν άντιστοιχη τιμή της Z . Καταχωρίστε τά άποτελέσματα των ύπολογισμών σας στήν άντιστοιχη στήλη του πίνακα άποτελέσμάτων 15.2.1.
6. Χαράξτε σε δρθογώνιο σύστημα άξονων τίς χαρακτηριστικές $I = F(f)$ και $Z = F(f)$ (σχ. 15.2β).

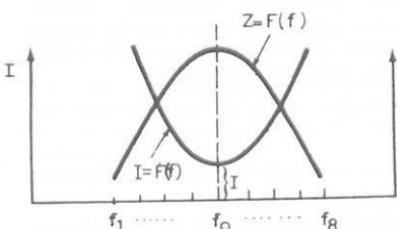

Σχ. 15.2β.

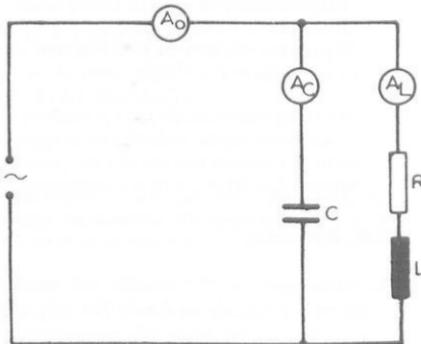

Σχ. 15.2γ.

7. Συνδέστε στό κύκλωμα τρία άμπερόμετρα όπως στό σχῆμα 15.2γ. Τροφοδοτήστε το μέ τη συχνότητα συντονισμοῦ. Παρατηρήστε τίς ένδείξεις των άμπερόμετρων και ξέγηστε συνοπτικά στό τετράδιό σας τά άποτελέσματα των μετρήσεων. (Προσοχή όσον άφορα την έπιλογή στις κλίμακες των άμπερόμετρων. Κατά τό συντονισμό στους κλάδους έχομε ύπερεντάσεις).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 15.2.1

$U = \dots\dots\dots$ V σταθερή	$f_0 = \dots\dots\dots$ Hz		
$R = \dots\dots\dots$ Ω	$L = \dots\dots\dots$ H		
	$C = \dots\dots\dots$ μF		
f (Hz)	I (A)	$Z = \frac{U}{I}$ (Ω)	$\sigma_{\text{υνφ}} = \frac{R}{Z}$
f_1			
f_2			
f_3			
f_4			
f_0			
f_5			
f_6			
f_7			
f_8			

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ

16.1 Γενικά.

Γιά τή μέτρηση ήλεκτρικών τάσεων και έντασεων σε δίκτυα υψηλής τάσεως ή μεγάλων έντασεων σε ήλεκτρικά δίκτυα χαμηλής τάσεως, παρεμβάλλονται μεταξύ των άγωγών των δικτύων και τού όργανον μετρήσεως είδικοι μετασχηματιστές που όνομάζονται **μετασχηματιστές μετρήσεως**.

Οι μετασχηματιστές που χρησιμοποιούνται για τή μέτρηση τάσεων λέγονται **μετασχηματιστές τάσεως**. Οι μετασχηματιστές που χρησιμοποιούνται για τή μέτρηση έντασεων λέγονται **μετασχηματιστές έντασεως**.

Μέ τούς μετασχηματιστές μετρήσεως επιτυγχάνομε ταυτόχρονα τήν αύξηση τής περιοχής μετρήσεως τών όργανων, τήν ήλεκτρική άπομόνωσή τους άπο τά κυκλώματα ψηλής τάσεως και τήν έγκατάσταση τους σε θέσεις προσιτές, άλλα άκινδυνες για τόν παραπορητή και χειριστή τους.

Οι μετασχηματιστές μετρήσεως έχουν όνομαστική ισχύ τής τάσεως μερικών δεκάδων βολταπέρη (VA). Τό μέγεθός τους ζημιά δέν έχει πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία στην τάση λειτουργίας τού ήλεκτρικού δικτύου, πού πρόκειται νά ξεπερηφέται. Τό ένα άκρο τού δευτερεύοντος τυλίγματος τών μετασχηματιστών γειώνεται.

16.1.1 Μετασχηματιστές έντασεως.


Στό σχήμα 16.1α φαίνονται διάφοροι τύποι μετασχηματιστών έντασεως.

Τό πρωτεύον τών μετασχηματιστών έντασεως συνδέεται σε σειρά μέ τό κύκλωμα τού ήλεκτρικού ρεύματος τού διοπού τήν ένταση θέλομε νά μετρήσομε. Στό δευτερεύον συνδέεται τό άμπερόμετρο (σχ. 16.1β). Έκτός άιού τό άμπερόμετρο μπορούμε νά συνδέσουμε στό δευτερεύον τών μετασχηματιστών έντασεως και άλλα δργανα, όπως τό πηνιό έντασεως τών βαττομέτρων (σχ. 16.1γ), τά τυλίγματα τών ρελαϊ (ήλεκτρονόμοι) προστασίας τών ήλεκτρικών έγκαταστάσεων κλπ.

Συνήθως σε έγκαταστάσεις δικτύων ένεργειας ή περιοχή μετρήσεως τών άμπερομέτρων, πού συνδέονται στούς μετασχηματιστές έντασεως, είναι 0-5Α.

Προσοχή.

Στής μετρήσεις μέ μετασχηματιστές έντασεως πρέπει νά παίρνομε κάθε προφυλακτικό μέτρο ώστε τό δευτερεύον κύκλωμα νά μή διακοπεῖ όταν δέ μετασχηματιστής είναι συνδεμένος μέ φορτίο. Γι' αύτό ποτέ δέν τοποθετούμε άσφαλεις στό δευτερεύον κύκλωμα τού μετασχηματιστή έντασεως. Τό άποτέλεσμα τής διακοπής τού δευτερεύοντος, όταν τό πρωτεύον τού μετασχηματιστή είναι συνδεμένο σε φορτίο, είναι διτί άναπτύσσονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέ κίνδυνο νά καταστραφεῖ δ μετασχηματιστής. Άναπτύσσονται πίσης στό πηνιό τού δευτερεύοντος πολύ ψηλές αίχμες τάσεως μέ κίνδυνο καταστροφής μονώσεως. "Άν παρά τίς προφυλάξεις μας συμβεῖ διακοπή τού δευτερεύοντος τού μετασχηματιστή, θά δέ μετρήσως νά πραγματοποιηθεῖ και διακοπή τού πρωτεύοντος. Στήν περίπτωση αύτή και έφ' δοσού δέ μετασχηματιστής δέν έχει πάθει άνεπανόρθωτη βλάβη, δι πυρήνας του παραμένει, κατά κανόνα, σε μόνιμη μαγνήτιση. Ή μαγνήτιση γίνεται πρόξενος σοβαρής αύξησεως τών σφαλμάτων μετρήσεων, όταν άποκατασταθεῖ και πάλι ή κανονική λειτουργία τού μετασχηματιστή. Γιά τήν άπομαγνήτιση τού πυρήνα τροφοδοτείται τό δευτερεύον, ένων άκομη δ μετασχηματιστής είναι έκτος λειτουργίας. Ή τροφοδότηση γίνεται μέ έναλλασσόμενο ρεύμα τού όποιου ή ένταση μειώνεται άργα και μέχρι νά μηδενισθεί μέ τή βοήθεια ρυθμιστικής άντιστάσεως.

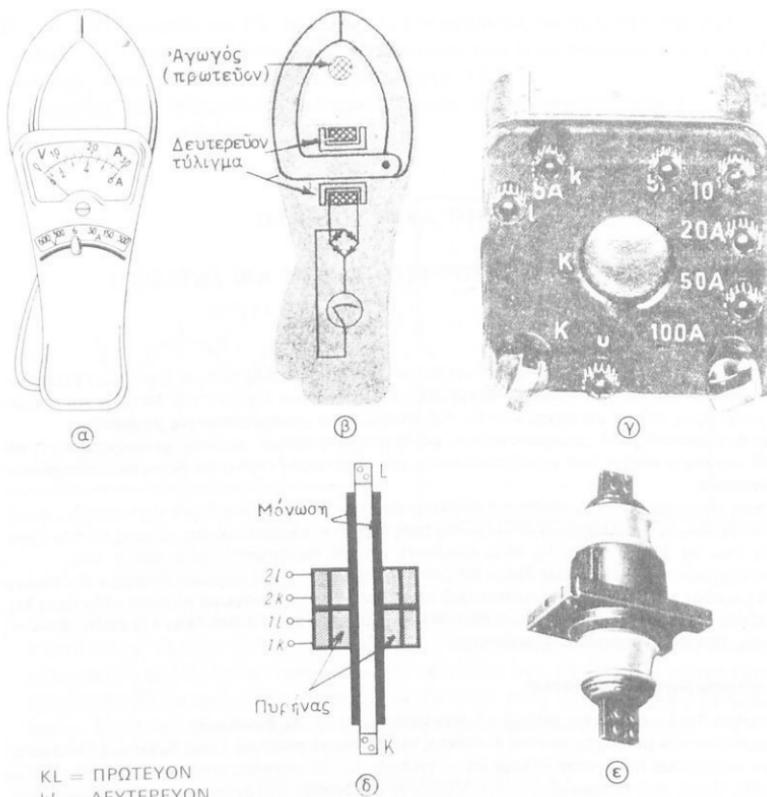

Σχ. 16.1a.

Μετασχηματιστής έντάσεως.


- α) Φορητός τύπος, δψη. β) Φορητός τύπος σε ζεύη. γ) Έργαστηριακός τύπος με διάφορες λήψεις πρωτεύοντος τυλίγματος. δ) Τομή ραβδωτού βιομηχανικού τύπου με δύο λήψεις δευτερεύοντος. (κ/ και 2κ/). ε) Βιομηχανικός τύπος.

Η άκριβεια των μετρήσεων με μετασχηματιστές έντάσεως έξαρται από τά σφάλματα των μετασχηματιστών και από τήν άκριβεια των όργάνων (π.χ. άμπερομέτρων) που συνεργάζονται με αύτόν. "Όπως τά δργανα μετρήσεως έτοι και οι μετασχηματιστές κατατάσσονται από τήν άποψη τού μεγέθους τών ασφαλμάτων τους σε κατηγορίες. Συνήθως από τούς διάφορους κανονισμούς προβλέπονται κλάσεις γιά τούς μετασχηματιστές έντάσεως 0,1–0,2–0,5–1 και 3.

Η έκλογη τού μετασχηματιστή γίνεται άναλογα με τήν άκριβη μετρήση πού έπιθυμούμε. Μεταξύ τής κατηγορίας μετασχηματιστή πού έχομε έκλεξη γιά μέτρηση, και τού όργάνου μετρήσεως πού θά χρησιμοποιήσουμε σε αύτή, πρέπει νά υπάρχει άντιστοιχία από τήν άποψη τής τάξεως μεγέθους ασφαλμάτων.


Τά στοιχεία καθορισμού των μετασχηματιστών έντάσεως είναι τά έξης:

- α) **'Εντάσεις ονυμαστικών ρευμάτων** (πρωτεύον και δευτερεύον). Είναι αύτές πού γράφονται στήν πινακίδα τού μετασχηματιστή και άναφέρονται στήν κανονική του λειτουργία.
 β) **'Ονυμαστική τάση**. Είναι αύτή πού γράφεται στήν πινακίδα τού μετασχηματιστή και άναφέρεται στήν τάση τού δικτύου στό δύο πορεία νά χρησιμοποιηθεί χωρίς κίνδυνο.

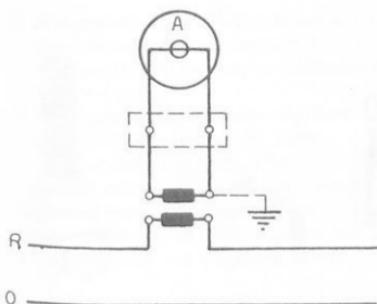

Σχ. 16.1β.

Σύνδεση άμπερόμετρου σέ κύκλωμα μέσω μετασχηματιστή έντάσεως.

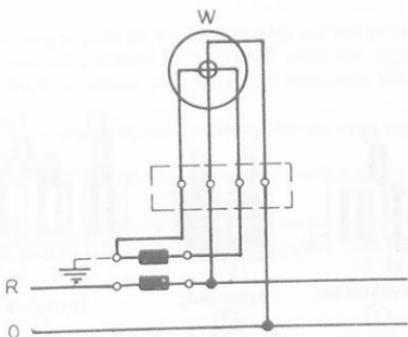

Σχ. 16.1γ.

Σύνδεση πηνίου έντάσεως μονοφασικού βαττόμετρου σέ κύκλωμα μέσω μετασχηματιστή έντάσεως.

γ) **Έπιφόρτιση.** Είναι ή σύνθετη άντισταση πού έχει συνδεθεί στό δευτερεύον τοῦ μετασχηματιστῆ.

δ) **Όνομαστική έπιφόρτιση.** Είναι ή τίμη σέ Όμη τῆς έπιφορτίσεως πού γράφεται στήν πινακίδα τοῦ μετασχηματιστῆ. Πέρα από αύτή τήν τιμή τά σφάλματα μετρήσεως τοῦ μετασχηματιστῆ γίνονται μεγαλύτερα.

ε) **Όνομαστική ισχύς.** Είναι το γινόμενο τοῦ τετραγώνου τῆς έντάσεως τοῦ όνομαστικοῦ ρεύματος στό δευτερεύον τοῦ μετασχηματιστῆ μέ τή σύνθετη άντισταση τῆς όνομαστικῆς έπιφορτίσεως. Ή όνομαστική ισχύς έκφραζεται σέ VA (βολταμπέρ). Ορισμένοι κατασκευαστές μετασχηματιστῶν τήν άποκαλούν όνομαστική έπιφόρτιση.

Ϛ) **Όνομαστική σχέση μεταφορᾶς.** Είναι ο λόγος τῆς έντάσεως τοῦ όνομαστικοῦ πρωτεύοντος ρεύματος μέ τήν ένταση τοῦ όνομαστικοῦ δευτερεύοντος ρεύματος.

ζ) **Όνομαστική συχνότητα.** Είναι αύτή πού γράφεται στήν πινακίδα τοῦ μετασχηματιστῆ καί άγτιστοιχεῖ στήν κανονική του λειτουργία.

η) **Συντελεστής υπερεντάσεως.** Είναι τό πολλαπλάσιο τῆς έντάσεως τοῦ όνομαστικοῦ πρωτεύοντος ρεύματος, γιά τό όποιο τό σφάλμα τῆς έντάσεως τοῦ ρεύματος δέν ξεπερνά τό 10%, οταν στό δευτερεύον τοῦ μετασχηματιστῆ έχει συνδεθεί ή όνομαστική έπιφόρτιση.

θ) **Θερμικό δριακό ρεύμα.** Είναι ή μέγιστη τιμή τῆς ένδεικνυόμενης τιμῆς τῆς έντάσεως τοῦ ρεύματος, πού μπορεῖ νά ύποστει γιά 1 δευτερόλεπτο τό πρωτεύον τύλιγμα τοῦ μετασχηματιστῆ χωρίς βλάβη. "Αν λάβομε ύποψη διτή ή δριακή θερμοκρασία τοῦ τυλίγματος είναι 200°C, τό θερμικό δριακό ρεύμα ύπολογίζεται, μέ μεγάλη προσέγγιση άπο τή σχέση:


$$I_{\theta} = \frac{180 \cdot S}{1000}$$

σέ kA (κιλοαμπέρ ή χιλιάδες άμπερ), δηπου S ή διατομή τοῦ πρωτεύοντος τυλίγματος σέ mm² (τετραγωνικά χιλιοστά).

ι) **Δυναμικό δριακό ρεύμα.** Είναι ή μέγιστη στιγμιαία ένταση τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος, πού μπορεῖ νά ύποστει χωρίς βλάβη τό πρωτεύον τύλιγμα τοῦ μετασχηματιστῆ μέ βραχυκυκλωμένο τό δευτερεύον.

16.1.2 Μετασχηματιστές τάσεως.

Στό σχήμα 16.1δ φαίνονται Σιάφοροι τύποι μετασχηματιστῶν τάσεως.

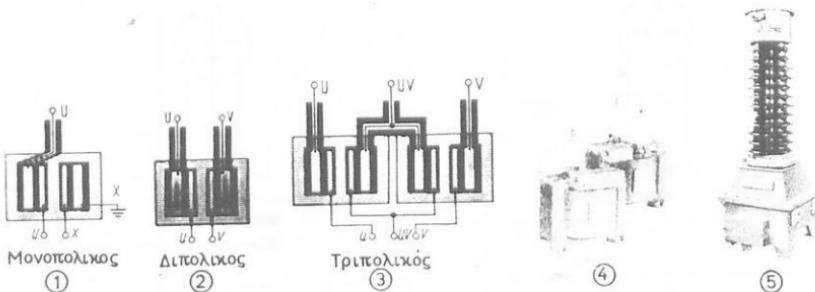


Σχ. 16.16.

(1) (2) (3): Μετασχηματιστές τάσεως σέ τομή $U - V$ = πρωτεύον κύκλωμα, $u - v$ = δευτερεύον κύκλωμα (4) (5): Μετασχηματιστές τάσεως, έξωτερική μορφή.

Τό πρωτεύον τών μετασχηματιστών τάσεως συνδέεται παράλληλα μέ τό κύκλωμα τοῦ όποιού θέλουμε νά μετρήσουμε τήν τάση.


Στό δευτερεύον μπορούμε νά συνδέσουμε τό βολτόμετρο (σχ. 16.1e). Έκτός από τό βολτόμετρο μπορούμε νά συνδέσουμε καί άλλα δργανα, πού θέλουμε νά τά προστατεύσουμε από τήν ψηλή τάση δικτύου στό όποιο πρέπει νά συνδεθούν, δημος το πρνίο τάσεως τών βαπτομέτρων (σχ. 16.1στ).

Συνήθως, σέ έγκαταστάσεις δικτύων ένέργειας ή περιοχή μετρήσεως τών βολτομέτρων πού συνδέονται στούς μετασχηματιστές τάσεως είναι $0 \div 110V$ ή $0 \div 100V$.

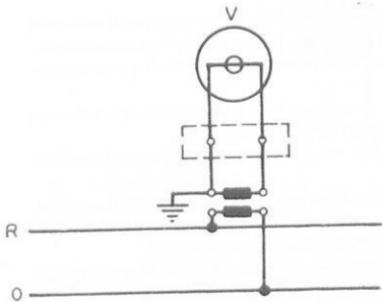

Σχ. 16.1e.

Σύνδεση βολτόμετρου σέ κύκλωμα μέ μετασχηματιστή τάσεως.

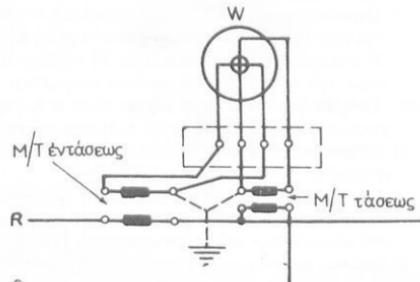

Σχ. 16.1στ.

Σύνδεση πρνίο τάσεως καί πηγίου έντάσεως βαπτομέτρου σέ κύκλωμα μέ άντιστοιχους μετασχηματιστές.

Προσοχή:

Οι μετασχηματιστές τάσεως έργαζονται όπως δταν τό δευτερεύον τύλιγμά τους είναι άνοικτό (πολύ μικρή ένταση ρεύματος στό δευτερεύον). Σέ περίπτωση βραχυκύκλωμας στό δευτερεύον κύκλωμα τοῦ μετασχηματιστή ή θερμοκρασία πού άναπτύσσεται είναι πιθανό νά τόν καταστρέψει. Γι' αύτό συνθίζεται στό δευτερεύον κύκλωμα τοῦ μετασχηματιστή νά τοποθετούμε άσφαλεια γιά τήν προστασία του από βραχυκύκλωμα.

Συνήθως οι μετασχηματιστές τάσεως, άναλογα μέ τήν άκριβειά τους είναι κλάσεων $0.1-0.2-0.5-1$ και 3 .

Τά στοιχεῖα καθορισμοῦ τών μετασχηματιστών τάσεως είναι τά έξις:

a) **Όνομαστικές τάσεις (πρωτεύοντες καί δευτερεύουσες)**. Είναι αύτές πού γράφονται στήν πινακίδα τοῦ μετασχηματιστή καί άναφέρονται στήν κανονική του λειτουργία.

- β) **Όνομαστική Ισχύς.** Είναι ή φαινόμενη ισχύς που έκφραζεται σέ VA (βολταμπέρ) και γράφεται στην πινακίδα του μετασχηματιστή. Ό μετασχηματιστής μπορεί νά φορτισθεί μέχρι την ισχύ αύτή χωρίς νά ξεπεράσει τά σφάλματα λειτουργίας τών μετασχηματιστών στήν κατηγορία τών δποίων άνηκει.
- γ) **Όνομαστική σχέση μεταφορᾶς.** Είναι δ λόγος της ονομαστικής πρωτεύουσας τάσεως πρός τήν ονομαστική δευτερεύουσα τάση.
- δ) **Όνομαστική συχνότητα.** Είναι αύτή πού γράφεται στήν πινακίδα του μετασχηματιστή και άντι-στοιχεί στήν κανονική του λειτουργία.
- ε) **Όριακή Ισχύς μετασχηματιστή.** Είναι αύτή πού γράφεται στήν πινακίδα του μετασχηματιστή και άντιστοιχεί στή μέγιστη φόρτισή του χωρίς νά ξεπεραστεί ή μέγιστη έπιπρεπόμενη τιμή τής θερμοκρασίες του μετασχηματιστή.

16.2 Ασκήσεις.

1. Άναγνωρίστε τούς διάφορους μετασχηματιστές, πού θά σᾶς δώσουν στό έργαστριο. Προσδιορίστε τά στοιχεία καθορισμού τους και σημειώστε τα στό τετράδιο σας.
2. a) Μέ τή βοήθεια μετασχηματιστών έντάσεως τοῦ τύπου πού φαίνεται στό σχήμα 16.1α, μετρήστε τήν ένταση τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος ένός κυκλώματος, πού θά σᾶς ύποδείξει ό καθηγητής στό έργαστριο, χωρίς νά διακόψετε τή λειτουργία του.
β) Διακόψτε τή λειτουργία του παραπάνω κυκλώματος. Διαλέξτε γιά τήν περίπτωση τό κατάλληλο άμπερόμετρο και τόν άντιστοιχο μετασχηματιστή έντάσεως. Συνδέστε τα στό κύκλωμα (σχ. 16.1β). Μετρήστε τήν ένταση τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος τοῦ κυκλώματος και συγκρίνετε τό άποτέλεσμα μέ έκεινο τής παραγράφου 16.1.1. Τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας διατυπώστε τά στό τετράδιο.
3. a) Μέ τή βοήθεια ένός μετασχηματιστή τάσεως και ένός βολτόμετρου μέ περιοχή μετρήσεως 0-110V, πού θά σᾶς δοθεί στό έργαστριο, μετρήστε τήν τάση ήλεκτρικοῦ δικτύου π.χ. 380V.
β) Τήν ίδια τάση (380 V) μετρήστε τήν άπ' εύθειας μέ τό κατάλληλο βολτόμετρο. Συγκρίνετε τό άποτέλεσμα μέ έκεινο τής παραγράφου (a) και σημειώστε τίς παρατηρήσεις σας στό τετράδιο.
4. a) Μέ τή βοήθεια ένός βολτόμετρου και ένός άμπερόμετρου ή έκλογή τών δποίων θά γίνει άπό σᾶς, μετρήστε χωρίς μετασχηματιστές μετρήσεως τήν ισχύ ένός μονοφασικοῦ καταναλωτή τάσεως λειτουργίας 220V. Ή ένταση τοῦ φορτίου πρέπει νά είναι μεγαλύτερη άπό 30A. Σημειώστε τά άποτελέσματα τών μετρήσεων στό τετράδιο και σχεδιάστε τή συνδεσμολογία πού πραγματοποιήσατε, σύμφωνα μέ δσα γνωρίζετε άπό προηγούμενες άσκήσεις.
β) Μέ ένα βολτόμετρο 110V και ένα άμπερόμετρο 5A και μέ τό κατάλληλο βαττόμετρο και τούς άντιστοιχους γιά τά δργανα μετασχηματιστές μετρήσεως (έσεις θά τή διαλέξετε), πραγματοποιήστε τήν κατάλληλη συνδεσμολογία γιά νά μετρήσετε τήν ισχύ τοῦ προηγούμενου φορτίου. Σχεδιάστε τή συνδεσμολογία στό τετράδιο σας και σημειώστε τά άποτελέσματα τών μετρήσεων. Συγκρίνετε τά άποτελέσματα μέ έκεινα τής παραγράφου 16.1.2 και διατυπώστε τίς παρατηρήσεις σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ Ε.Ρ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ

17.1 Γενικά.

"Όταν στά ακρα μιᾶς μονοφασικής καταναλώσεως (Κ) επικρατεῖ τάση U καὶ ἡ κατανάλωση ἀπορροφᾶ ἀπό τό ηλεκτρικό δίκτυο πού τήν τροφοδοτεῖ, ἔνταση ηλεκτρικοῦ ρεύματος I, τότε τά τρία εἶδη τῆς ισχύος τῆς καταναλώσεως ὑπολογίζονται ἀπό τίς παρακάτω σχέσεις:

Πραγματική ισχύς	$P = U \cdot I$ συνφ	σέ W (βαττ)
Φαινόμενη ισχύς	$P_\phi = U \cdot I$	σέ VA (βολταμπέρ)
"Αεργη ισχύς	$P_a = U \cdot I \cdot \eta \mu \phi$	σέ VAR (βάρο)

"Οπου: συνφ εἶναι ὁ συντελεστής ισχύος τοῦ καταναλωτῆ.

"Ἀπό τίς παραπάνω σχέσεις προκύπτει δῆτι:

$$P_a = \sqrt{P_\phi^2 - P^2}$$

"Η πραγματική ισχύς P εἶναι αὐτή πού ἀπορροφᾶται ἀπό τόν καταναλωτῆ. "Η φαινόμενη ισχύς P_ϕ εἶναι τό μέτρο τῆς ὀλίκης φορτίσεως τῶν γεννητριῶν ἢ τοῦ ηλεκτρικοῦ δικτύου πού τροφοδοτεῖ τόν καταναλωτή καὶ διχάζεται σέ δύο μέρη. Τό ένα μέρος τῆς ισχύος αὐτῆς «πηγαίνει» στήν πραγματική ισχύ P καὶ τό ἄλλο μέρος στήν ἀεργη ισχύ P_a . "Η ἀεργη ισχύς δέν προκαλεῖ ἀπώλειες ἄλλα καὶ δέν παρέχει καμιά φθείρει. "Αντίθετα πορτίζει τίς ηλεκτρικές γραμμές καὶ τήν πηγή ΕΡ (γεννήτρια).

"Ἐμμεσά μποροῦμε νά μετρήσουμε τά ισχεῖς μονοφασικού καταναλωτῆ μέ έναν βολτόμετρο, ἔνα άμυντρο καὶ ἔνα συνημιτονόμετρο (δρυγανο πού μετράει τό σύντελεστή ισχύος).

17.1.1 Μέτρηση πραγματικής ισχύος μέ βαττόμετρο.


Τήν πραγματική ισχύ ἐνός μονοφασικοῦ καταναλωτῆ μποροῦμε νά τή μετρήσουμε ἀπό' εύθειας μέντοι ηλεκτροδυναμικό ἢ ἐπαγγειακό βαττόμετρο. "Ο τύπος τοῦ ὄργανου, ὅποιοδήποτε καὶ ἀν εἶναι, Φέρει τέσσερις ἀκροδεκτές: δύο γιά τό **πηνίο έντάσεως** του καὶ δύο γιά τό **πηνίο τάσεως**.

Τό πηνίο έντάσεως συνδέεται πάντοτε σέ σειρά μέ τόν καταναλωτή καὶ διαρρέεται ἀπό τήν ἔνταση τοῦ ηλεκτρικοῦ ρεύματος πού ἀπορροφᾶ ἀπό τό δίκτυο τροφοδοτήσεως του.

Τό πηνίο τάσεως συνδέεται πάντοτε παράλληλα μέ τόν καταναλωτή καὶ διαρρέεται ἀπό ἔνταση ηλεκτρικοῦ ρεύματος ἀνάλογη μέ τήν τάση λειτουργίας του (σχ. 17.1a).


"Όταν ἡ τάση ἡ ἡ ηλεκτρική ἔνταση τοῦ δικτύου \bar{I} καὶ οι δύο μαζί περνάντε τίς όνομαστικές τιμές τῆς λειτουργίας τοῦ ὄργανου (συνηθισμένες όνομαστικές τιμές πηνίων τάσεως καὶ ἔντάσεως βαττόμετρου 500 V καὶ 5A ἀντίστοιχα), τότε ἡ σύνδεση τοῦ βαττόμετρου στό ηλεκτρικό δίκτυο πραγματοποιεῖται μέσω μετασχηματιστῶν ἔντάσεως καὶ τάσεως (σ. 17.1b). Γιά τούς μετασχηματιστές αὐτούς θά μιλήσουμε παρακάτω.

Στήν περίπτωση αὐτή πρέπει νά προσέξουμε τίς συνδέσεις τῶν ἀκροδεκτῶν τοῦ βαττόμετρου μέ ἐκείνους τῶν μετασχηματιστῶν μετρήσως. "Ενδεικτικά σημεῖα στούς ἀκροδεκτῶν ὄργανων δείχνουν τήν κατάλληλη ἀντιστοιχία στή σύνδεσή τους. "Επίσης θά πρέπει νά έχομε πάντα ύπόψη μας ὅτι:

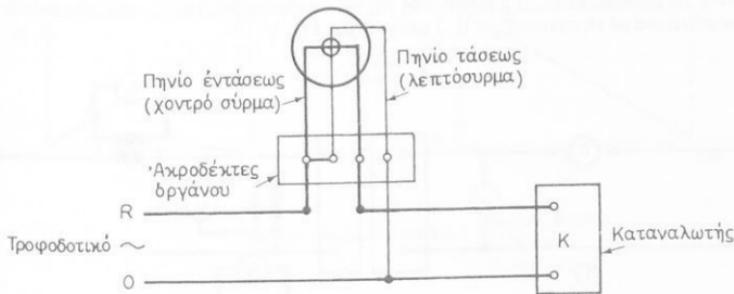

Σχ. 17.1α.

'Απ' εύθειας σύνδεση μονοφασικού βαττόμετρου στό ήλεκτρικό δίκτυο.

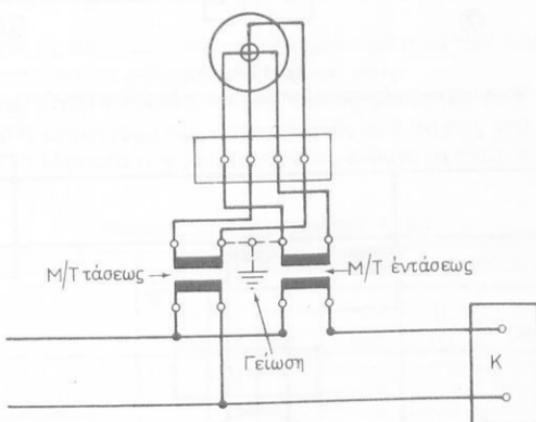

Σχ. 17.1β.

Σύνδεση μονοφασικού βαττόμετρου μέσω μετασχηματιστῶν (Μ/Τ) τάσεως καὶ έντάσεως.


α) "Όταν δὲ καταναλωτής τοῦ δόπιου θέλομε νά μετρήσομε τήν ισχύ εἶναι καθαρά ἐπαγγειοκός η χωρητικός, δηλαδὴ έχει τὸ συνφ = 0, δέν πρέπει νά χρησιμοποιήσομε ἐπαγγειοκό βαττόμετρο, γιατί δέν θά ἔχομε ἑνδείξη τοῦ ὄργανου. Αὐτὸ δόφείλεται στό ὅτι ἡ κινητήρια ροπή τοῦ δίσκου πού κινεῖ τό δείκτη τοῦ ὄργανου εἶναι μηδέν καὶ ἐπομένως δὲ δίσκος μένει ἀκίντης."

β) Γενικά τὰ βαττόμετρα Ε.Ρ. μετρῶν τήν ισχύ πού εἶναι ἀνάλογη μὲ τήν τάση U, τήν ήλεκτρική ἔνταση I καὶ τό συνφ τοῦ καταναλωτῆ. Υπάρχει περίπτωση, ίδιαίτερα δόταν τό συνφ έχει πολὺ μικρή τιμή, ή ισχύς πού μετρᾶμε νά βρίσκεται μέσα στήν περιοχή μετρήσεως τοῦ ὄργανου, ἀλλά ή τάση καὶ ήλεκτρική ἔνταση τοῦ καταναλωτῆ νά έχουν περάσει τή μέγιστη ἐπιτρεπόμενη τιμή λειτουργίας τῶν πηνίων τάσεως καὶ έντάσεως τοῦ ὄργανου. Γ' αὐτό κρίνεται σκόπιμο στίς μετρήσεις, νά ἐκλέγονται τά βαττόμετρα δχὶ μὲ βάση τήν ἀναμενόμενη πραγματική ισχύ τοῦ καταναλωτῆ, ἀλλά τήν ἀναμενόμενη φαινόμενη ισχύ του. -

17.1.2 Μέτρηση φαινόμενης ισχύος P_{ϕ} μὲ βολτόμετρο καὶ ἀμπερόμετρο.


"Η μέτρηση τῆς φαινόμενης ισχύος P_{ϕ} ἐνός καταναλωτῆ (K) εἶναι ἔμμεση καὶ γίνεται μὲ

βιολτόμετρο και άμπερομετρο. Ό υπολογισμός της γενικά γίνεται άπό το γινόμενο των ένδειξεων των δργάνων σύμφωνα μέ τη σχέση: $P_\phi = U \cdot I$ (σχ. 17.1 γ).

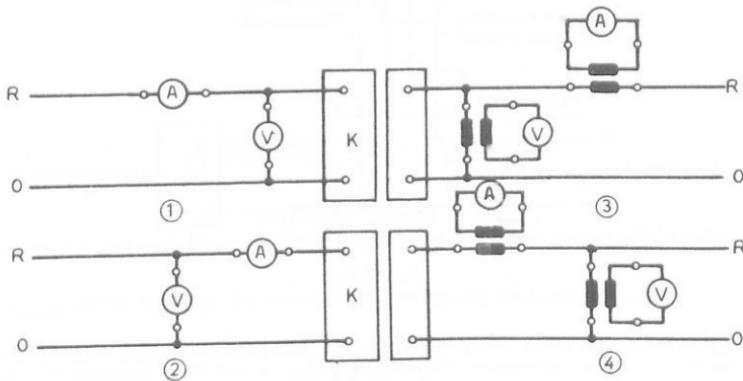

Σχ. 17.1γ.

Σύνδεση άμπερόμετρου-βιολτόμετρου γιά τή μέτρηση τῆς N_ϕ .

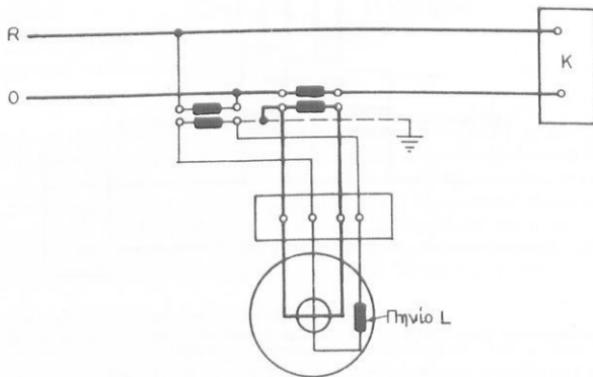


Σχ. 17.1δ.

Σύνδεση μετρητή VAR μέσω μετασχηματιστή έντάσεως και τάσεως.

17.1.3 Μέτρηση τῆς δεργῆς ιαχύος μέ μετρητή VAR.

Η συνηθέστερη μέθοδος μετρήσεως τῆς δεργῆς ιαχύος P είναι μέ ήλεκτροδυναμικό δργανο, δηλαδή μέ το μετρητή VAR. Ο μετρητής VAR συνδέεται άπειρης στό ήλεκτρικό δίκτυο ή μέσω μετασχηματιστῶν έντάσεως και τάσεως (σχ. 17.1δ). Διαφέρει άπο το μονοφασικό βαττόμετρο στό διπό τό σύστημα τού πηγίου τάσεως έχει σέ σειρά πηνίο L και έτσι ή τάση τροφοδοτήσεώς του θά βρίσκεται σέ φασική άποκλιση 90° άπό την τάση τού ήλεκτρικού δικτύου τροφοδοτήσεως τού καταναλωτῆς (K).

Ανάλογα μέ τό είδος τού φορτίου τού καταναλωτῆς οι παραπάνω μετρήσεις τῶν ιαχύων (P , P_ϕ και P_a) έπαληθεύονται διανυσματικά (σχ. 17.1ε).

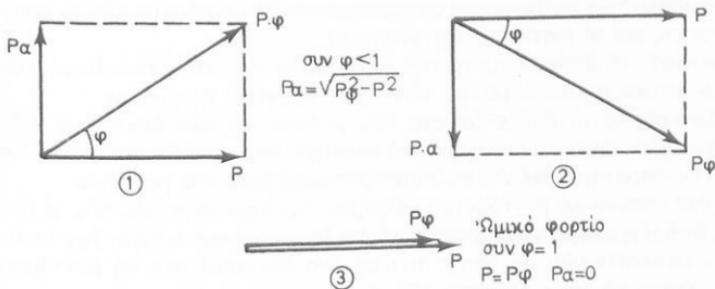

Σχ. 17.1ε.
Διανυσματική έπαλθευση Ισχύων.

17.2 Ασκήσεις.

1. α) Αναγνωρίστε τίς καταναλώσεις και τά χαρακτηριστικά τών όργάνων, πού θά χρησιμοποιήσετε γιά τή μέτρηση τής Ισχύος τους.
 β) Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 17.1α ή 17.1β και μετρήστε τήν πραγματική Ισχύ τών καταναλωτών πού θά σᾶς δοθούν στό έργαστριο. Τά άποτελέσματα τών μετρήσεων σημειώστε τα στόν πίνακα άποτελεσμάτων 17.2.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 17.2.1

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	P (W)	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1		ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2		P_ϕ (VA)	P_α (VAR)
		U (U)	I (A)	U (V)	I (A)		
Όμικρο καθαρό
Μέ χωρητική συμπεριφορά
Μέ έπαγγεική συμπεριφορά
.....
.....

2. Μέ τούς źδιους καταναλωτές τής άσκήσεως 1 πραγματοποιήστε τής συνδεσμολογίες τοῦ σχήματος 17.1γ(1), 17.1γ(2) ή 17.1γ(3), 17.1γ(4) και μετρήστε τήν τάση και τήν ένταση τοῦ ηλεκτρικοῦ ρεύματος διαδοχικά.
 Από τής ένδειξεις τοῦ βολτόμετρου και τοῦ άμπερόμετρου δικαιολογήστε τή φαινόμενη Ισχύ P_ϕ άπό τή σχέση $P_\phi = U \cdot I$. Σημειώστε τά άποτελέσματα τών μετρήσεων και τών υπολογισμών σας στίς άντιστοιχες στήλες τοῦ πίνακα άποτελεσμάτων τής άσκήσεως 1.
3. α) Μετρήστε τήν άεργη Ισχύ P_α τών καταναλώσεων τής άσκήσεως 1 μέ τή βοήθεια τοῦ μετρητή VAR, πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστριο (σχ. 17.1δ). Η σύνδεση τών πηνίων τάσεως και έντάσεως τοῦ μετρητῆ γίνεται και χωρίς τήν


- παρεμβολή των άντιστοιχων μετασχηματιστῶν μετρήσεως (άν τό ἐπιτρέπουν οἱ τάσεις καὶ οἱ ἐντάσεις τῶν φορτίων).
- Σημειώστε τά ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεων σας στήν άντιστοιχη στήλη τοῦ ἴδιου πίνακα ἀποτελεσμάτων τῶν προηγουμένων ἀσκήσεων.
- β) Συγκρίνετε τά ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεων τῶν ἀσκήσεων 1,2 καὶ 3. Πραγματοποιήστε τή διανυσματική ἑπαλήθευση γιά κάθε φορτίο καὶ διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καὶ τά συμπεράσματά σας στό τετράδιο.
4. Μέ ἔνα ἑπαγγεικό βαττόμετρο μετρήστε τήν ισχύ καταναλωτῶν, οἱ όποῖοι θά σᾶς δοθοῦν στό ἐργαστήριο καὶ οἱ όποῖοι ἔχουν συνφ $<0,3$. Τήν ισχύ τῶν ἕδιων καταναλωτῶν μετρήστε την μέ ἔνα ἡλεκτροδυναμικό βαττόμετρο καὶ συγκρίνετε τά ἀποτελέσματα τῶν άντιστοιχων μετρήσεων.
- Διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καὶ τά συμπεράσματα σας στό τετράδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

18.1 Γενικά.

Η άμεση μέτρηση του συντελεστή ισχύος (συνφ) ένός μονοφασικού καταναλωτή (Κ) έπιτυγχάνεται μέ το συνημιτονόμετρο. Το συνημιτονόμετρο είναι ένα μονοφασικό δυναμομετρικό δργανο (σχ. 18.1α).

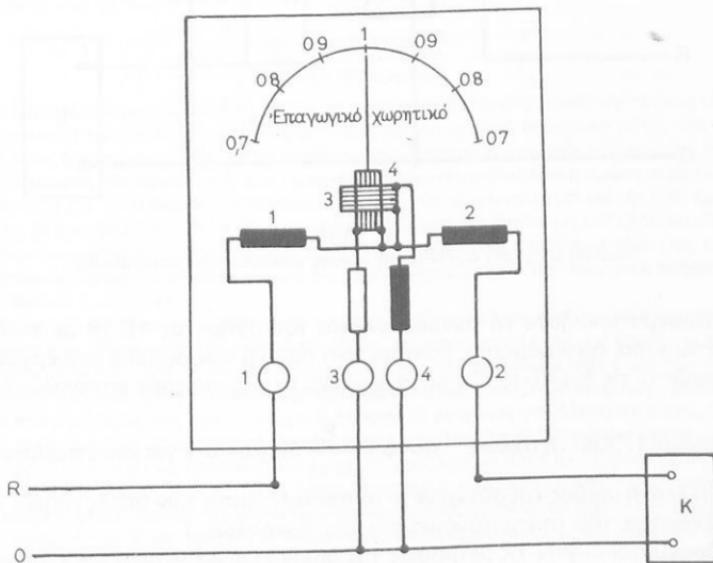

Σχ. 18.1α.

Συνημιτονόμετρο γιά μονοφασική μέτρηση.

1 και 2) Ακίνητα πηνία έντάσεως. 3 και 4) Διασταυρωμένα πηνία τάσεως (κινητό σύστημα).

"Έμμεση μέτρηση του συντελεστή ισχύος (συνφ) του καταναλωτή (Κ) μποροῦμε νά έχομε μέ την βαττόμετρο, ένα άμπερόμετρο και ένα βολτόμετρο (σχ. 18.1β).

"Άν: $P = U \cdot I \cdot \text{συνφ}$ (W): "Ενδειξη βαττόμετρου

I (A): "Ενδειξη άμπερόμετρου

U (V): - "Ενδειξη βολτόμετρου


$$\text{Τότε: } \text{συνφ} = \frac{P}{U \cdot I}$$

18.2 Άσκήσεις.

1. α) Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία του σχήματος 18.1α μέ τό συνημιτονόμετρο πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστριο.

Στή θέση τοῦ καταναλωτῆ (Κ) συνδέστε πρώτα ἔνα ώμικό φορτίο καί μετρῆστε τό συντελεστή ίσχύος του. Τήν ίδια μέτρηση πραγματοποιήστε γιά ἔνα φορτίο (R,L) καί ἔνα φορτίο (R,C).

- β) Σημειώστε στό τετράδιο σας τά ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεων καί διατύπωστε τίς παρατηρήσεις σας.

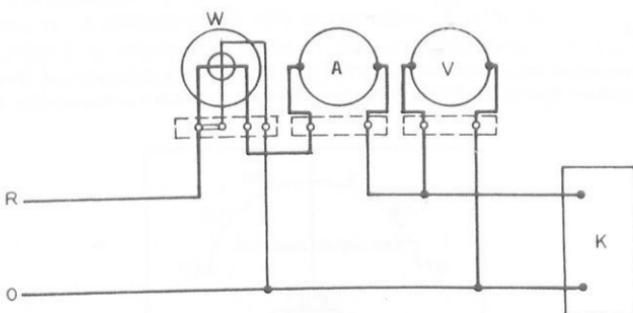

Σχ. 18.1β.

Έμμεση μέτρηση συντελεστῆ ίσχύος μονοφασικοῦ καταναλωτῆ.

2. α) Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 18.1β μέ τά ὅργανα (βαττόμετρο, ἀμπερόμετρο, βολτόμετρο) πού θά σᾶς δοθοῦν στό έργαστριο. Σημειώστε τίς ἐνδείξεις τῶν ὅργανων (W), (U), (I) γιά κάθε καταναλωτή τῆς ἀ-

$$\text{σκήσεως 1. Άπο τή σχέση: } \text{συνφ} = \frac{P}{U \cdot I} \text{ ὑπολογίστε γιά κάθε περίπτωση τό}$$

συντελεστῆ ίσχύος καί συγκρίνετε τά ἀποτελέσματα τῶν ὑπολογισμῶν σας μέ τίς ἐνδείξεις τοῦ συνημιτονόμετρου τῆς ἀσκήσεως 1.

3. α) Πραγματοποιήστε τίς μετρήσεις τῆς ἀσκήσεως 2 συνδέοντας στό κύκλωμα τοῦ σχήματος 18.1β τό ἀμπερόμετρο ἔτσι, ώστε νά δείχνει μόνο τήν ἔνταση πού ἀπορροφᾶ ἀπό τό δίκτυο δ καταναλωτής (Κ).

- β) Έξηγήστε στό τετράδιό σας τό ποῦ διφείλονται οἱ διαφορές ἐνδείξεως τῶν ὅργανων στής μετρήσεις αύτές ἀπό τίς ἀντίστοιχες τῆς ἀσκήσεως 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (συνφ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

19.1 Γενικά.

Άπο τά προηγούμενα κεφάλαια γνωρίζομε ότι ο συντελεστής ισχύος είναι μονοφασικού καταναλωτή δίνεται από τή σχέση:

$$\text{συνφ} = \frac{\text{πραγματική ισχύς (W)}}{\text{φαινόμενη ισχύς (VA)}} = \frac{P}{P_{\Phi}}$$

Γενικά, ή διαφορά μεταξύ P και P_{Φ} διφέρεται στή διαφορά φάσεως μεταξύ τής τάσεως U στά δικρα τού καταναλωτή και τής εντάσεως τού ηλεκτρικού ρεύματος I πού άπορροφά αύτός από τό δίκτυο. Μπορεί δώμας ή παραπάνω διαφορά νά διφέρεται στή διαφορά τής μορφής τού κύματος τής τάσεως U και τού κύματος τής εντάσεως I . Στές πρακτικές έφαρμογές ένδιαφέρει ή πρώτη περίπτωση, ή διαφορά φάσεως U, I , γιατί θεωρούμε πάντοτε τή μορφή τών κυμάτων τής U και τής I ως ήμιτονοειδή. Θά πρέπει βέβαια νά σημειώσουμε ότι ή μορφή τού κύματος τής εντάσεως τού ηλεκτρικού ρεύματος δρισμένων καταναλώσεων άποκλίνει από τή ήμιτονοειδή μορφή, δημοσιεύεται στής λάμπες τών άνορθωτων υδράργυρου και δε συσκευές στής όποιες πραγματοποιείται ήλεκτρική έκφραστη μέσω άραιων δέριων ή μέσω κενού.

Οι ηλεκτρικές έγκαταστάσεις φωτισμού ή κινήσεως άποτελούνται κυρίως από έπαγωγικά φορτία, όπως λαμπτήρες φθορισμοῦ, έπαγωγικοί κινητήρες, μετασχηματιστές κλπ. και έπομένως τό συνφ είναι πάντοτε μικρότερο από τή μονάδα. "Οσο μικρότερος από τή μονάδα είναι ο συντελεστής ισχύος τόσο μεγαλύτερη είναι ή δεργη συνιστώσα τής εντάσεως τού ηλεκτρικού ρεύματος τού καταναλωτή. Ή παρουσία υψηλής δεργης συνιστώσας τού ηλεκτρικού ρεύματος στό ηλεκτρικό δίκτυο δημιουργεῖ σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στής έγκαταστάσεις τής "Ηλεκτρικής Έταιρείας (ΔΕΗ), πού τροφοδοτεί τούς καταναλωτές μέ ηλεκτρική ένέργεια. Τά προβλήματα αυτά σχετίζονται μέ τή διατήρηση τής άπαιτούμενης τάσεως άναχρονίσεω (στον ηλεκτρικό σταθμό παραγωγής) ή τής τάσεως άφιξεως (στούς καταναλωτές). Έπισης τά μειονεκτήματα τού χαμηλού συντελεστή ισχύος τών ηλεκτρικών έγκαταστάσεων, έπρεπαν τό κόστος κατασκευής και έγκαταστάσεως τών σταθμών παραγωγής, τών δικτύων μεταφοράς και διανομῆς τής ΔΕΗ.

"Εστω π.χ. ότι ένας μονοφασικός έναλλακτήρας είναι κατασκευασμένος γιά νά αποδίδει στόν καταναλωτή πραγματική ισχύ $P = 10.000 \text{ W}$ (10 kW) μέ τάση λειτουργίας $U = 220V$. Υποθέτομε ότι τό φορτίο τού καταναλωτή είναι ώμικό, συνφ = 1. Έπομένως ή ενταση τού ρεύματος πού άπορροφά διατηρείται θα είναι:

$$I = \frac{P}{U \cdot \text{συνφ}} = \frac{10.000 \text{ (W)}}{220 \text{ V} \cdot 1} \simeq 45,5A$$

"Αν τό φορτίο τού ίδιου καταναλωτή ήταν έπαγωγικό μέ συνφ = 0,6 θά είχαμε:


$$I = \frac{P}{U \cdot \text{συνφ}} = \frac{10.000 \text{ (W)}}{220 \text{ (V)} \cdot 0,6} \simeq 75,84$$

Δηλαδή στή δεύτερη περίπτωση θά πρέπει τά τυλίγματα τής γεννήτριας νά διαρρέονται από ήλε-

κτρικό ρεύμα έντάσεως 66% περίπου μεγαλύτερο από τήν πρώτη περίπτωση (ώμικό φορτίο). Έπόμενο είναι καί θι διάφοροι διακόπτες καί συσκευές νά είναι κατασκευασμένοι γιά τά 75,8 Α. Οι άγωγοί τού δικτύου τροφοδοτήσεως τού καταναλωτή πρέπει νά έχουν μεγαλύτερη διατομή.


Από τά παραπάνω συμπεραίνομε δηλού συντελεστής ισχύος τών διαφόρων καταναλωτών πρέπει νά πλησιάζει τή μονάδα (έλαχιστη άποδεκτή τιμή συνφ = 0,85). Αύτο έπιτυχάνεται μέ τή βελτίωση τού χαμηλού συντελεστή ισχύος.

Η βελτίωση τού συντελεστή ισχύος μιᾶς μονοφασικής ήλεκτρικής έγκαταστάσεως καταναλωτή μέ έπαγω, κή συμπεριφορά πραγματοποιείται μέ τή σύνδεση κατάλληλου πυκνωτή παράλληλα μέ αύτή (σχ. 19.1a).

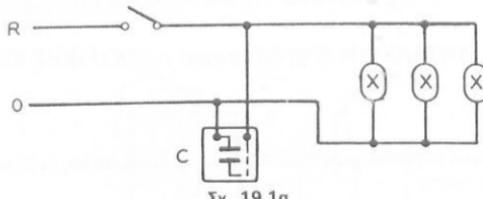

Σχ. 19.1a.

Σύνδεση πυκνωτή παράλληλα σέ κύκλωμα λαμπτήρων φθορισμοῦ.

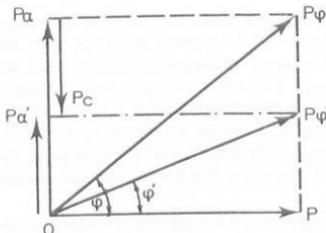

Σχ. 19.1β.

P , P_ϕ , P_a ισχεῖς έγκαταστάσεως χωρίς σύνδεση πυκνωτῆς. P_C = αεργη ισχύς πυκνωτῆς. U_C , P , P_ϕ' , P_a' = ισχεῖς έγκαταστάσεως μετά τή σύνδεση τού πυκνωτῆς συνφ' > συνφ.

Οι κατασκευαστές πυκνωτών δίνουν σέ πίνακες τά άπαραίτητα στοιχεῖα μέ τά δημοσιεύονται σύνδεση πυκνωτῆς ή έκλογη τών κατάλληλων πυκνωτών γιά τή βελτίωση τού συντελεστή ισχύος καταναλωτών ήλεκτρικής ένέργειας, άναλογα μέ τή μορφή καί τό είδος τού φορτίου τους.

Θεωρητικά ή βελτίωση τού συντελεστή ισχύος ένός έπαγωγικού καταναλωτή μέ σύνδεση πυκνωτῆς φαίνεται στό σχήμα 19.1β.

19.2. Άσκησεις.

- Γιά νά μετρήσετε τίς ισχεῖς (P , P_ϕ , P_a) καί τό συντελεστή ισχύος τού έπαγωγικού καταναλωτῆς, δημοσιεύονται σύνδεση πυκνωτῆς ή έκλογη τών κατάλληλων πυκνωτών γιά τή βελτίωση τού συντελεστή ισχύος καταναλωτών ήλεκτρικής ένέργειας.
- Συνδεσμολογήστε κατάλληλα τά δργανα μέ τήν κατανάλωση καί μετρήστε τήν πραγματική ισχύ P , τή φαινόμενη P_ϕ καί τό συντελεστή ισχύος συνφ τής καταναλώσεως.

- Πραγματοποιήστε τίς παραπάνω μετρήσεις γιά ένα έπαγωγικό καταναλωτή τής ίδιας τάσεως λειτουργίας μέ τόν προηγούμενο καί τής ίδιας πραγματικής ισχύος, άλλα νά έχει συνφ > 0,6.

- δ) Σημειώστε στό τετράδιό σας τά άποτελέσματα των μετρήσεων. Έπαληθεύσετέ τα διανυσματικά καί διατυπώστε τίς παρατηρήσεις σας.
2. a) Προκειμένου νά βελτιώσετε τό συντελεστή ισχύος τοῦ καταναλωτῆ της άσκήσεως 1α συνδέστε στό κύκλωμά του παράλληλα τὸν πυκνωτή πού θά σας δώσουν στό έργαστριο.
- Προσοχή:** 'Ο πυκνωτής πρέπει νά ἔχει τὴν ἴδια τάση λειτουργίας μέ τὴν τάση τοῦ καταναλωτῆ.
- β) Πραγματοποιῆστε τίς μετρήσεις γιά τὸν προσδιορισμό τῶν P , P_ϕ , P_a , συνφ' καί P_C , ὥπως στὴν ἄσκηση 1.
- γ) Σημειώστε στό τετράδιό σας τά άποτελέσματα τῶν μετρήσεων. Έπαληθεύσετέ τα διανυσματικά, σέ συνδυασμό μέ τά άποτελέσματα τῆς άσκήσεως 1, καί διατυπώστε τίς παρατηρήσεις σας.
-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ


ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

20.1 Γενικά.

20.1.1 Σύστημα 4 άγωγών [τρεις φάσεις R, S, T και ούδέτερος (0)].

Όπως γνωρίζουμε, τό σύστημα αύτό χρησιμοποιείται στά ήλεκτρικά δίκτυα διανομής ήλεκτρικής ένέργειας για τό φωτισμό και τήν κίνηση μηχανημάτων. Σέ ενα τέτοιο σύστημα, πού συνήθως δέν έχει συμμετρική φόρτιση, ή ισχύς μετρέται μέ τή βαθήσια τριών μονοφασικών βαττομέτρων (σχ. 20.1a). Αν P_1, P_2, P_3 είναι οι ένδεξεις τών βαττομέτρων άντιστοχα, τότε ή ισχύς τής καταναλώσεως θά είναι: $P = P_1 + P_2 + P_3$. Η σύνδεση τών βαττομέτρων μέ τό δίκτυο μπορεί νά πραγματοποιηθεί άμεσως ή μέ μετασχηματιστές μετρήσεως.

Στήν περίπτωση τής συμμετρικής φορτίσεως άρκει τό ένα βαττόμετρο, π.χ. τό W_1 , (σχ. 20.1a) και ή ισχύς $P = 3 \cdot P_1$.

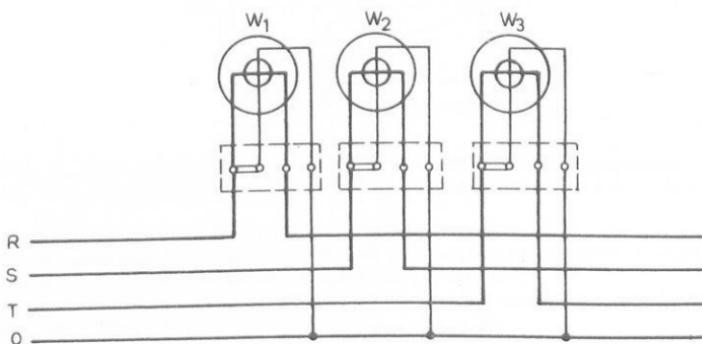

Σχ. 20.1a.


Μέτρηση τριφασικής ισχύος σέ άσύμμετρο σύστημα 4 άγωγών μέ τρία μονοφασικά βαττόμετρα.

20.1.2 Σύστημα 3 άγωγών.


Τό σύστημα αύτό χρησιμοποιείται δταν δέν χρειάζεται δ ούδέτερος άγωγός (0), δπως στά ήλεκτρικά δίκτυα, πού τροφοδοτούν έγκαταστάσεις κινήσεως μηχανημάτων. Ή μέτρηση τής ισχύος στήν περίπτωση αύτή μπορεί νά γίνει μέ τρία (3) μονοφασικά βαττόμετρα (σχ. 20.1β) ή μέ δύο βαττόμετρα (διάταξη ARON) (σχ. 20.1γ).

Στήν περίπτωση τών τριών βαττομέτρων ή ισχύς τής καταναλώσεως θά είναι:

$$P = P_1 + P_2 + P_3.$$

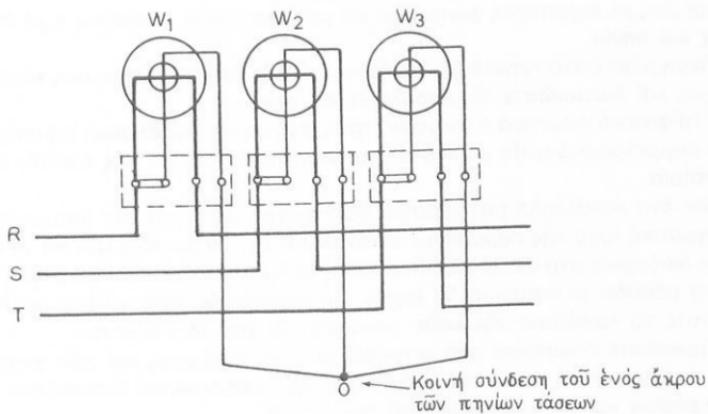**Σχ. 20.1β.**

Μέτρηση τριφασικής ισχύος σέ σύστημα τριών άγωγών μέ κοινή σύνδεση του ένδος άκρου των πηγών τάσεων.

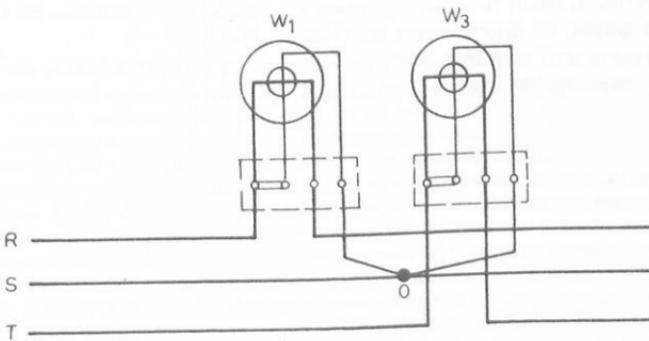**Σχ. 20.1γ.**

ἐνώ στήν περίπτωση τής διατάξεως ARON ή ισχύς θά είναι:

$$P = P_1 + P_3$$

Τά βαττόμετρα μπορεῖ νά συνδεθοῦν στό κύκλωμα άπ' εύθειας ή μέσω μετασχηματιστῆ μετρήσεως.

20.2 Άσκήσεις.

1. a) Μέ τή βοήθεια τριών μονοφασικών βαττομέτρων, πού θά σᾶς δοθοῦν στό έργαστήριο, μετρήστε καί ύπολογίστε τήν πραγματική ισχύ άσύμμετρων τριφασικών καταναλώσεων (σέ σύστημα 4 άγωγών), πού θά έχετε δημιουργήσει

μόνοι σας μέ λαμπτήρες φωτισμοῦ καί μονοφασικούς κινητήρες ή μέ άντιστάσεις καί πηνία.

β) Περιγράψτε στό τετράδιό σας τήν πορεία τῆς όλης έργασίας σας κατά τήν ασκηση καί διατυπώστε τίς παρατηρήσεις σας.

2. a) Σέ τριφασικό σύστημα 4 άγωγῶν (τρεῖς **φάσεις** καί **ούδέτερος**) δημιουργήστε ένα συμμετρικό φορτίο μέ λαμπτήρες φωτισμοῦ, πού θά σᾶς δοθοῦν στό έργαστήριο.

β) Μέ ένα κατάλληλο μονοφασικό βαττόμετρο μετρήστε καί ύπολογίστε τήν πραγματική ισχύ τής παραπάνω καταναλώσεως. Τέ βαττόμετρο θά τό συνδέστε διαδοχικά στά (R,O), (S,O) καί (T,O) σχήματος 20.1α καί θά έπαληθεύσετε τή μέθοδο μετρήσεως. Ή ισχύς τής τριφασικής καταναλώσεως θά είναι πάντοτε τό τριπλάσιο τής κάθε μονοφασικής στό ίδιο δίκτυο.

γ) Σημειώστε συνοπτικά στό τετράδιό σας, τίς ένέργειες καί τούς χειρισμούς πού πραγματοποιήσατε κατά τή διάρκεια τής άσκησεως καί διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας.

3. a) Στούς τρεῖς άγωγούς R, S, T τοῦ δικτύου κινήσεως τοῦ έργαστηρίου συνδέστε άσύγχρονους τριφασικούς κινητήρες καί πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τής διατάξεως ARON (σχ. 20.1γ).

β) Μετρήστε δύο φορές τήν ισχύ τής παραπάνω τριφασικής καταναλώσεως άλλαζοντας τή θέση τῶν βαττομέτρων W₁ καί W₃ στό κύκλωμα. Θά πρέπει καί τίς δύο φορές τό άποτέλεσμα νά είναι τό ίδιο.

γ) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τή συνδεσμολογία τής άσκησεως καί διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΩΝ

21.1 Γενικά.

Είναι γνωστό ότι οι έναλλακτήρες (σύγχρονες γεννήτριες έναλλασσόμενου ρεύματος) άνάλογα μέ την κατασκευαστική τους διαμόρφωση διακρίνονται σε δύο τύπους:

- Έναλλακτήρες μέ σταθερούς πόλους ή έσωτερικούς πόλους.
- Έναλλακτήρες μέ περιστρεφόμενους πόλους ή έσωτερικούς πόλους.




Άπο τούς δύο παραπάνω τύπους αύτός πού χρησιμοποιείται περισσότερο είναι ό «μέ περιστρεφόμενους πόλους». Σχεδόν άποκλειστικά στούς σταθμούς παραγωγής ήλεκτρικής ένέργειας χρησιμοποιούνται σήμερα, έναλλακτήρες μέ περιστρεφόμενους πόλους, ό όποιοι λόγω τών γνωστών ίδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (κατασκευαστικών καί λειτουργικών) λέγονται **στροβιλοεναλλακτήρες**.

Γιά παραγωγή ήλεκτρικής ένέργειας μικρής ισχύος χρησιμοποιούνται οι έναλλακτήρες μέ σταθερούς πόλους. Ό τύπος αύτός τών έναλλακτήρων στήν κατασκευή του μοιάζει πολύ μέ τίς γεννήτριες Σ.Ρ. Διαφέρει από αύτές στό ότι δ συλλέκτης έχει άντικασταθεί μέ δρειχάλκινα δακτυλίδια. Αντίθετα, οι έναλλακτήρες μέ στρεφόμενους πόλους έχουν βασικές κατασκευαστικές διαφορές από τίς γεννήτριες Σ.Ρ.

Στούς έναλλακτήρες αύτούς τό τύλιγμα τού έπαγγίμου άναπτυσσεται στό έσωτερικό τών αύλακων τού στάτη καί ή παροχή τού ήλεκτρικού ρεύματος, πρός τό ήλεκτρικό δίκτυο μεταφορᾶς καί διανομῆς γιά τήν κατανάλωση, γίνεται από σταθερή θέση. Τό τύλιγμα δύμας τών μαγνητικών πόλων (έπαγγέας) είναι τοποθετημένο πάνω στήν κυλινδρική έπιφάνεια τού τυμπάνου τού έναλλακτήρα καί περιστρέφεται μαζί του. Ή ήλεκτρική τροφοδότηση τού τύλιγματος αύτοῦ γίνεται μέ τό σύστημα δακτυλίου-ψήκτρες, από μιά αύτοδιεγειρόμενη γεννήτρια ή από μιά ξένη διέγερση Σ.Ρ., τή **διεγέρτρια**. Ή διεγέρτρια είναι συνήθως τοποθετημένη στόν ίδιο κινητήριο δύναν μέ τόν έναλλακτήρα.

Καί στούς δύο τύπους έναλλακτήρων πού άναφέραμε, τό τύλιγμα τού έπαγγίμου άποτελείται από τό ένα άριθμό δύμάδων στοιχείων τοποθετημένων μέσα στά αύλακια τού στάτη ή τού δρομέα (άνάλογα μέ τόν τύπο τού έναλλακτήρα) καί σέ διάταξη απόλυτα συμμετρική. Οι δύμάδες αυτές συνδεσμολογούνται μεταξύ τους έτσι ώστε νά σχηματίζουν τίς τρεῖς φάσεις τού τυλιγμάτος τού έπαγγίμου. Οι δύμάδες τών στοιχείων μιᾶς φάσεως άπέχουν από τίς άλλης φάσεως κατά τά $\frac{2}{3}$ τού πολικού βήματος.

Τά άκρα τών φάσεων τού τυλιγμάτος καταλήγουν στούς δακτύλιους (έναλλακτήρες μέ σταθερούς πόλους) ή στούς άκροδέκτες τού κιβωτίου άκροδεκτών τού στάτη τής μηχανής (έναλλακτήρες μέ στρεφόμενους πόλους) δημοσιεύονται καί στό σχήμα 21.1.

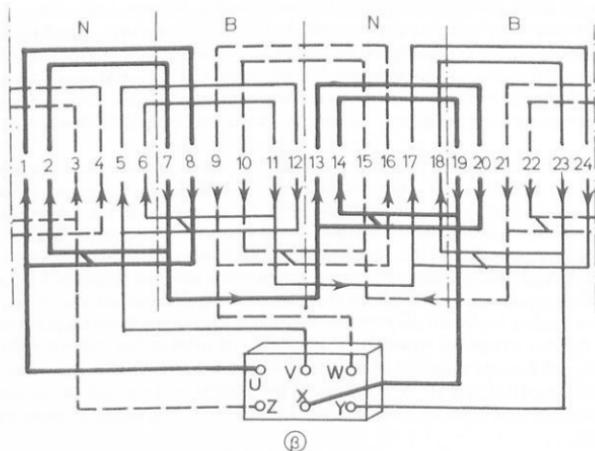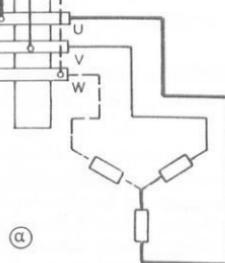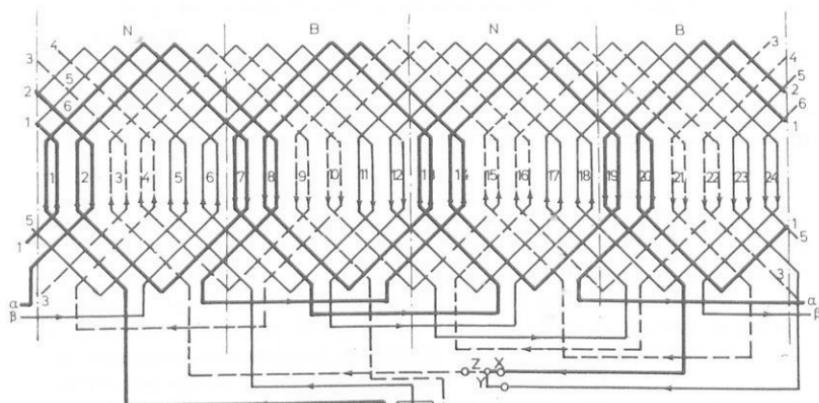

Σχ. 21.1.

21.2 Χαρακτηριστικά στοιχεία λειτουργίας τών έναλλακτήρων.

21.2.1 Η ήλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ).

Δηλαδή ή τάση τοῦ έναλλακτήρα χωρίς φορτίο, πού άναπτύσσεται στά ακρα τοῦ τυλίγματος μιᾶς φάσεως είναι ή **φασική ΗΕΔ (E_ϕ)** ή όποια είναι:


$$E_\phi = K \cdot \Phi \cdot n \quad (\text{σέ } V)$$

όπου: K είναι σταθερά πού έξαρται από τά κατασκευαστικά στοιχεία τῆς μηχανής.

Φ είναι ή χρήσιμη μαγνητική ροή κάθε πόλου τοῦ έναλλακτήρα σέ V.s.

και n είναι ή ταχύτητα περιστροφής τοῦ δρομέως σέ στραφές άνα λεπτό.


Έτσι, όπως καί στίς γεννήτριες Σ.Ρ., ή άναπτυσσόμενη ΗΕΔ είναι άναλογη μέ τή μαγνητική ροή Φ και μέ τήν ταχύτητα περιστροφής n . Έπομένως ή **στατική χαρακτηριστική τοῦ έναλλακτήρα** πρέπει νά έχει τήν ίδια μορφή μέ τή **μαγνητική χαρακτηριστική** τοῦ μαγνητικοῦ του κυκλώματος (σχ. 21.2a).

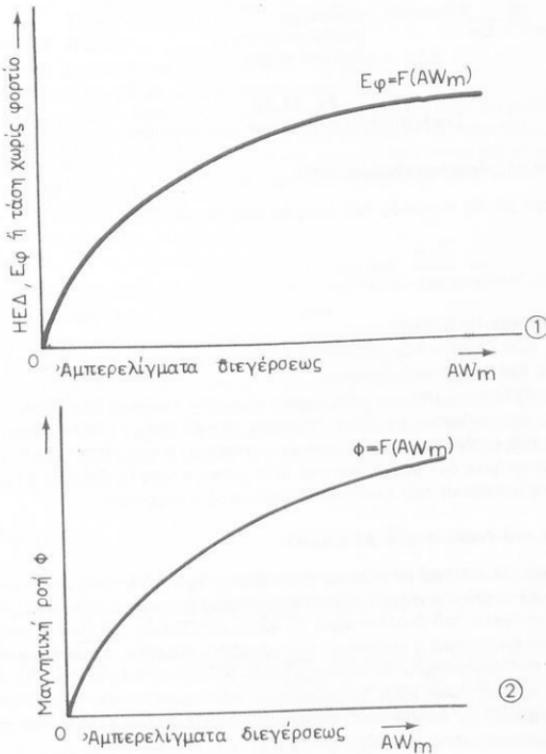

Σχ. 21.2a.

1) Στατική χαρακτηριστική. 2) Μαγνητική χαρακτηριστική.

Η ΗΕΔ πού άναπτύσσεται μεταξύ δύο φάσεων στούς τριφασικούς έναλλακτήρες είναι ή **πολική τάση** (E_n). Η τιμή τής πολικής τάσεως σέ σχέση μέ τή φασική τάση έξαρται από τόν τρόπο συνδεσμολογίας τών φάσεων. "Όπως είναι γνωστό έχουμε συνδεσμολογία φάσεων «κατ' άστέρα» και συνδεσμολογία φάσεων «κατά τρίγωνο» (σχ. 21.2β).".

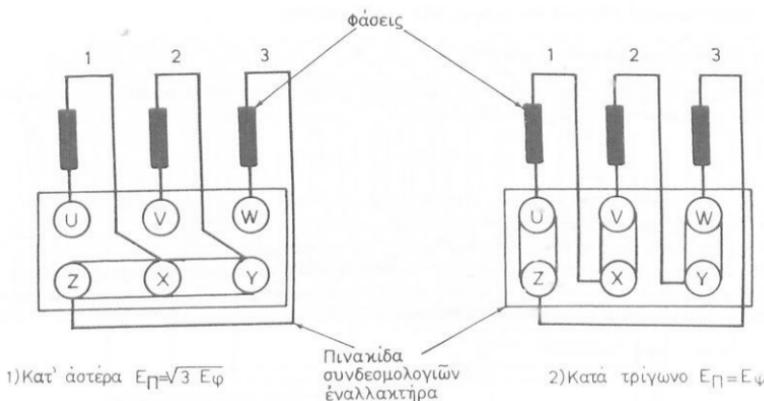

Σχ. 21.2β.
Συνδεσμολογίες φάσεων έναλλακτήρα.

21.2.2 Η συχνότητα τής έναλλασσόμενης ΗΕΔ.

Αύτή είναι άναλογη με τίς στροφές τοῦ δρομέα άνα λεπτό.

$$\text{Δηλαδή: } f = \frac{P \cdot n}{60} \text{ (σέ Hz)}$$

"Όπου: f ή συχνότητα τής ΗΕΔ (Hz).

P δύριθμός τῶν ζευγῶν τῶν μαγνητικῶν πόλων.

οἱ στροφές άνα λεπτό τοῦ δρομέα.

'Απαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν κανονική λειτουργία κάθε έναλλακτήρα είναι, νά τροφοδοτεῖ τὸ ήλεκτρικὸ δίκτυο τῶν καταναλωτῶν μὲ τάση σταθερῆς συχνότητας. Γ' αὐτὸ φροντίζομε σὲ δὴ τὴ διάρκεια λειτουργίας τοῦ έναλλακτήρα, νά παραμένει σταθερὴ ἡ ταχύτητα περιστροφῆς του (στροφές/min). Στοὺς έναλλακτῆρες δέν ρυθμίζομε τὴν τάση μὲ τίς στροφές, δηπως γίνεται στὶς γεννήτριες Σ.Ρ., ἀλλὰ μόνο μὲ τὴ μεταβολὴ τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος διεγέρσεως.

21.2.3 Η λειτουργία τοῦ έναλλακτήρα μὲ φορτία.


"Οταν ὁ έναλλακτήρας λειτουργεῖ μὲ φορτίο, ἐκτός ἀπό τοὺς παράγοντες, γνωστούς καὶ ἀπό τῇ μελέτῃ τῶν γεννητριῶν Σ.Ρ., ποὺ συντελοῦν στὸν ύποβιβάσμο τῆς τάσεως (ΗΕΔ), σημαντικὸ ρόλο παίζει καὶ τὸ εἰδὸς τῆς φορτίσεως τοῦ έναλλακτήρα. Τὸ εἰδὸς φορτίσεως τοῦ έναλλακτήρα, καθαρὰ ὡμικό φορτίο ἢ σύνθετο μὲ ἐπαγγεικὴ ἢ χωρητικὴ συμπεριφορά, ἔκφράζει **ὁ συντελεστής ισχύος συνφ.**

Στὶς μετρήσεις μας στὸ ἔργαστρο θά παρατηρήσουμε ὅτι γιὰ τὶς ίδιες μεταβολές τοῦ φορτίου τοῦ έναλλακτήρα, μὲ διαφορετικὸ δῶμα κάθε φορά συντελεστὴ ισχύος, ἡ τάση μεταβάλλεται μὲ διάφορους τρόπους. Στὸ σχῆμα 21.2γ φαίνονται οἱ χαρακτηριστικές φορτίου ἐνός έναλλακτήρα γιὰ διαφορετικούς σὲ κάθε περιπτωση συντελεστές ισχύοις.

21.2.4 Η διακύμανση τῆς τάσεως.

Χαρακτηριστικό μέγεθος στοὺς έναλλακτῆρες είναι καὶ ἡ **διακύμανση τῆς τάσεώς του** πού είναι:

$$\epsilon \% = \frac{U_0 - U_N}{U_N} \cdot 100\%$$

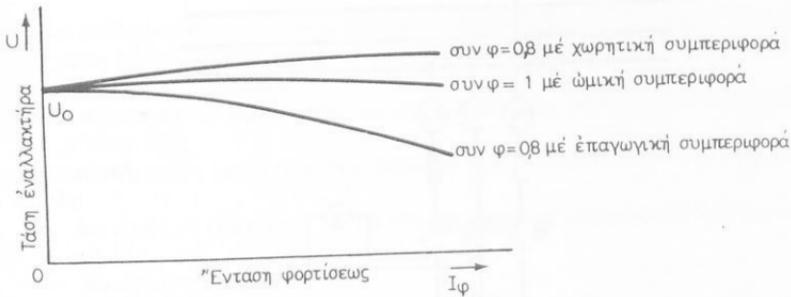

Σχ. 21.2γ.

Χαρακτηριστικές φορτίου $U = F(I_\phi)$ έναλλακτήρα.

$$1) \text{ Κατ' άστέρα } E_n = \sqrt{3} E_\phi . \quad 2) \text{ Κατά τρίγωνο } E_n = E_\phi .$$

όπου: U_0 ή τάση τοῦ έναλλακτήρα χωρίς φορτίο, δηλαδή ή ΗΕΔ.

U_N ή τάση τοῦ έναλλακτήρα μέ τό κανονικό φορτίο του.

'Η διακύμανση τῆς τάσεως κάθε έναλλακτήρα δέν πρέπει νά είναι μεγαλύτερη άπο 5%.

"Όταν έχουμε μεγάλες φορτίσεις σέ ένα έναλλακτήρα μέ μικρό συντελεστή ιαχύος φορτίου, τό φαινόμενο τῆς άντεράσεως τοῦ έπαγωγικού τυμπάνου είναι πολὺ έντονο καὶ γι' αὐτό ή τάση «πέψεται» άποτομά. Συνήθως δέν πρέπει νά λειτουργοῦν οι έναλλακτήρες μέ φορτία πού έχουν συντελεστή ιαχύος (συνφ) μικρότερο άπο 0,8.

21.2.5 Ή ισχύς.

'Η ισχύς πού άποδίδει έργο στούς καταναλωτές τούς όποίους τροφοδοτεῖ ή έναλλακτήρας είναι ή **πραγματική ισχύς** και είναι: $N = 1,73 \cdot U \cdot I$. συνφ.

'Η ισχύς πού φαίνεται ότι φορτίζεται ή κινητήρια μηχανή τοῦ έναλλακτήρα είναι ή **φαινόμενη ισχύς** $N_S = 1,73 \cdot U \cdot I$, ένων ή **δερηγή ισχύς** είναι $N_b = 1,73 \cdot U \cdot I$ ημφ.

(Προσοχή: 'Η Ο είναι πολική τάση καὶ ή 1 ένταση ήλεκτρικού ρεύματος γραμμής).

Πρέπει νά σημειώσουμε άκομή ότι διαφορά άποδόσεως κάθε έναλλακτήρα έξαρτάται καὶ άπο τό συνφ τοῦ φορτίου του. 'Οσο αύξανε ή διαφορά μεταξύ τῶν τιμῶν τῆς πραγματικῆς καὶ τῆς φαινόμενης ισχύος τόσο αύξημένες παρουσιάζονται οι άπωλειες τοῦ έναλλακτήρα καὶ τόσο έπομένως «χαμηλώνει» διαθέμας άποδόσεώς του.


21.3 Άσκησεις.

1. α) Αναγνωρίστε τά διάφορα μέρη τοῦ έναλλακτήρα τά όποια θά χρησιμοποιήσετε στήν άσκησή σας στό έργαστήριο. Σημειώστε στό τετράδιό σας τίς παρατηρήσεις σας.

β) Μέ τά δργανα καὶ τίς συσκευές πού θά σᾶς δώσουν στό έργαστήριο πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 21.3a.

γ) Χωρίς νά συνδέσετε στό κιβώτιο άκροδεκτῶν τά τυλίγματα τῶν φάσεων τοῦ έναλλακτήρα μεταξύ τους (έχετε σχηματίσει έτσι άνεξάρτητο τριφασικό σύστημα), θέσετε σέ κίνηση τήν κινητήρια μηχανή (KM) τοῦ έναλλακτήρα μέχρι τόν όνομαστικό άριθμό στροφῶν γιά νά έχετε συχνότητα 50 Hz (ό όνομαστικός άριθμός στροφῶν γράφεται στήν πινακίδα τῶν στοιχείων τῆς μηχανῆς).

Ρυθμίστε τό κύκλωμα τῆς διεγέρτριας (Δ ρ), ώστε ή τάση της νά είναι ή προβλεπόμενη άπο τόν κατασκευαστή της (ένδειξη βολτόμετρου V_1). Κλείστε τό διακόπτη Δ_1 καὶ τροφοδοτήστε τό τύλιγμα διεγέρσεως τοῦ έναλλακτήρα μέ τό

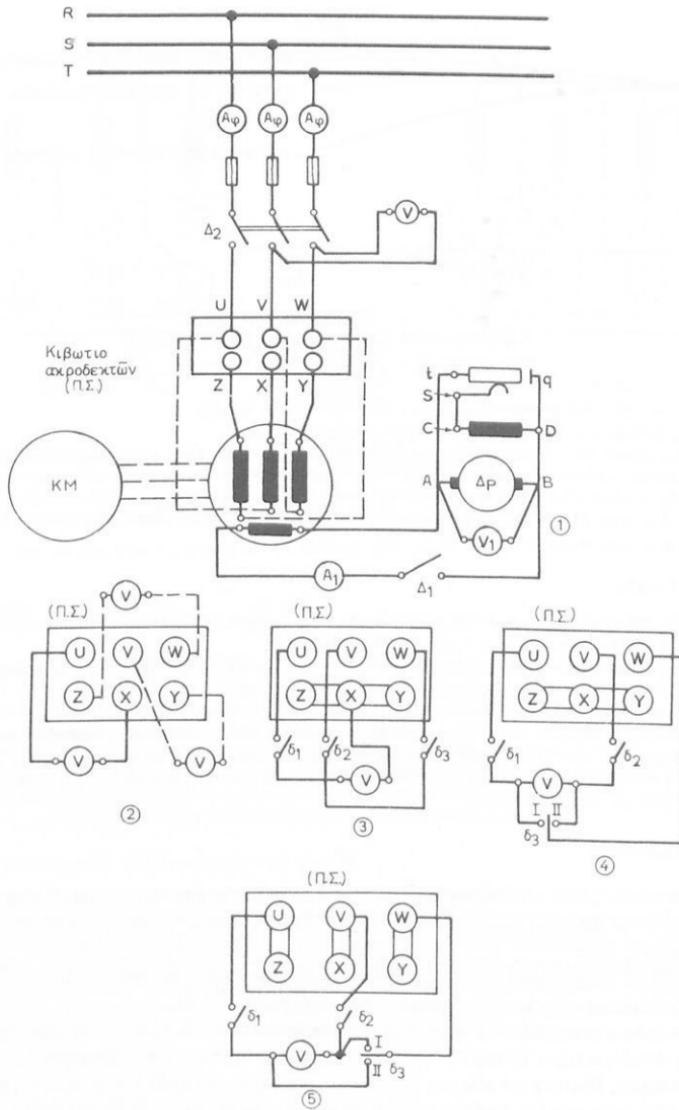

Σχ. 21.3α.

Συνδεσμολογία τριφασικού έναλλακτήρα.

- 1) Συνδεσμολογία. 2) Άνεξάρτητο τριφασικό τύλιγμα. 3 και 4) Σύνδεση κατ' άστέρα. 5) Σύνδεση κατά τρίγωνο.

κανονικό ήλεκτρικό ρεύμα διεγέρσεως (ένδειξη άμπερόμετρου A_1). Μετρήστε τήν τάση διαδοχικά μεταξύ των άκρων U-X, V-Y, W-Z μέ να βολτόμετρο V, όπως στό σχήμα 21.3a(2).

Διαπιστώστε ότι οι τάσεις πού μετρήσατε και στίς τρεῖς φάσεις τοῦ έναλλακτήρα είναι ίσες.

δ) Σταματήστε τή λειτουργία τοῦ έναλλακτήρα άκολουθώντας τήν έξης διαδικασία:

— Μειώστε τό ήλεκτρικό ρεύμα τῆς διεγέρσεως μέχρι τήν έλαχιστή του τιμή.

— Άνοιξετε τό διακόπτη Δ_1 .

— Σταματήστε τήν κινητήρια μηχανή (KM).

ε) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τή συνδεσμολογία τῆς άσκήσεως. Καταγράψτε τά όργανα και τίς συσκευές πού χρησιμοποιήσατε, άναφέροντας τά κατασκευαστικά τους στοιχεῖα (π.χ. τύπος, τάση λειτουργίας, κανονικό ρεύμα λειτουργίας κλπ.). Περιγράψτε συνοπτικά τούς χειρισμούς πού πραγματοποιήσατε και διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας.

2. a) Μέ τά όργανα και τίς συσκευές, πού θά σᾶς δώσουν στό έργαστήριο, πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία λειτουργίας ένός έναλλακτήρα όπως στό σχήμα 21.3a(1), χωρίς νά συνδέσετε στό κιβώτιο άκροδεκτῶν (ΠΣ) τά τυλίγματα τῶν φάσεων μεταξύ τους.

β) Συνδέστε τά τυλίγματα τῶν φάσεων τοῦ έναλλακτήρα στό κιβώτιο άκροδεκτῶν (ΠΣ) κατ' άστέρα (άλληλένδετο τριφασικό σύστημα), όπως φαίνεται στό σχήμα 21.3a(3) και (4). Θέσετε σέ λειτουργία τόν έναλλακτήρα άκολουθώντας τή διαδικασία τῆς άσκήσεως 1.

γ) Μέ ένα βολτόμετρο V και μέ τή βοήθεια τριῶν άπλων διακοπτῶν $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ μετρήστε τίς φασικές τάσεις (U_Φ) τοῦ έναλλακτήρα [σχ. 21.3a(3)].

Φάση 1, άκρα U-X (διακόπτης κλειστός μόνο ό δ_1).

Φάση 2, άκρα V-X (διακόπτης κλειστός μόνο ό δ_2).

Φάση 3, άκρα Q-X (διακόπτης κλειστός μόνο ό δ_3).

(Στήν περίπτωση αύτή τό X είναι κοινό άκρο τῶν τριῶν φάσεων ή τό Y ή τό Z). Διαπιστώστε ότι και οι τρεῖς φασικές τάσεις είναι ίσες μεταξύ τους.

δ) Στή συνέχεια μετρήστε τίς πολικές τάσεις (U_π) τοῦ έναλλακτήρα, όπως στό σχήμα 21.3a(4).

Χρησιμοποιήστε πάλι ένα βολτόμετρο V και τρεῖς διακόπτες $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ γιά νά μετρήσετε τήν:

— Πολική τάση U-V (κλειστοί οι διακόπτες δ_1 και δ_2).

— Πολική τάση V-W (κλειστός ό διακόπτης δ_2 , στή θέση (I) ό διακόπτης δ_3).

— Πολική τάση U-W (κλειστός ό διακόπτης δ_1 στή θέση (II) ό διακόπτης δ_3).

Διαπιστώστε ότι ισχύει ή σχέση: $U_\pi = 1,73 U_\Phi$.

(Η πολική τάση είναι 1,73 φορές μεγαλύτερη ύπο τήν φασική τάση).

ε) Σταματήστε τή λειτουργία τοῦ έναλλακτήρα όπως στήν άσκηση 1.

στ) Περιγράψτε συνοπτικά στό τετράδιό σας τήν όλη πορεία τῆς έργασίας κατά τήν άσκηση. Διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας.

3. α) Μέ τά όργανα και τίς συσκευές πού θά σᾶς δώσουν στό έργαστήριο, πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία λειτουργίας ένός έναλλακτήρα όπως στό σχήμα

μα 21.3α (1) χωρίς νά συνδέσετε τά τυλίγματα τών φάσεων μεταξύ τους στό κιβώτιο άκροδεκτῶν (ΠΣ).

β) Συνδέστε τά τυλίγματα τών φάσεων τοῦ ἑναλλακτήρα στό κιβώτιο άκροδεκτῶν (ΠΣ) κατά τρίγωνο [σχ. 21.3(a)(5)]. Θέσετε σέ λειτουργία τόν ἑναλλακτήρα άκολουθώντας τή διαδικασία τῆς ἀσκήσεως 1.

γ) Μέ ένα βολτόμετρο V καί τρεῖς διακόπτες, τούς δ_1 , δ_2 καί δ_3 , μετρήστε τίς πολικές τάσεις (U_{π}) τοῦ ἑναλλακτήρα [σχ. 21.3α(5)].

Πολική τάση U/Z-V/X, κλειστοί οι διακόπτες δ_1 καί δ_2 .

Πολική τάση V/X-W/Y, κλειστός ο διακόπτης δ_2 , ο διακόπτης δ_3 στή θέση II.

Πολική τάση U/Z-W/Y, κλειστός ο διακόπτης δ_1 , ο διακόπτης δ_3 στή θέση I.

Στήν περίπτωση αὐτή: $U_{\pi} = U_{\phi}$

"Αν δέν γνωρίζετε τή φασική τάση τοῦ ἑναλλακτήρα (U_{ϕ}) μπορεῖτε νά τή μετρήσετε ὅπως στήν ἀσκηση 1.

δ) Χωρίς νά σταματήσετε τή λειτουργία τοῦ ἑναλλακτήρα, νά ἐλαπτώσετε τό ήλεκτρικό ρεῦμα διεγέρσεως στό ἐλάχιστο δυνατό μέ κατάλληλη ρύθμιση τῆς τάσεως τῆς διεγέρτριας. Σημειώστε τίς ἐνδείξεις τοῦ βολτόμετρου V τοῦ ἑναλλακτήρα καί τοῦ ἀμπερόμετρου τῆς διεγέρσεως A₁ στόν πίνακα ἀποτελεσμάτων 21.3.1. Στή συνέχεια μεταβάλλετε κάθε φορά τό ήλεκτρικό ρεῦμα διεγέρ-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 21.3.1

$f = 50 \text{ Hz}$ σταθερή	
I_{δ} (A)	$U_{\phi} = E$ (V)
.....
.....
.....

σεως (I_{δ}), κατά 20% ἀπό τό ήλεκτρικό ρεῦμα κανονικής λειτουργίας τῆς διεγέρτριας. Σέ κάθε μεταβολή τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος τῆς διεγέρσεως σημειώστε στόν πίνακα ἀποτελεσμάτων τήν ἀντίστοιχη τάση U_{ϕ} ($U_{\pi} = U_{\phi}$) πού ἀναπτύσσεται στόν ἑναλλακτήρα καί πού εἶναι ὅπως γνωρίζομε ἡ ΗΕΔ (λειτουργία χωρίς φορτίο).


ε) Σταματήστε τή λειτουργία τοῦ ἑναλλακτήρα άκολουθώντας τή διαδικασία τῆς ἀσκήσεως 1.

στ) Χαράξτε, μέ τά ἀποτελέσματα τοῦ πίνακα ἀποτελεσμάτων 21.3.1, τή στατική χαρακτηριστική τοῦ ἑναλλακτήρα $E = U_{\phi} = F(I_{\delta})$ (σχ. 21.3β).

ζ) Περιγράψτε συνοπτικά στό τετράδιό σας τήν ὅλη πορεία τῆς ἐργασίας κατά τήν ἀσκηση καί διατυπώστε τίς παραπρήσεις καί τά συμπεράσματά σας.

4. a) Πραγματοποιήστε τήν ὅλη ἐργασία καί τούς χειρισμούς τῆς ἀσκήσεως 3 μέχρι καί τό (y).

β) Αναγνωρίστε τά φορτία τοῦ ἑναλλακτήρα πού θά σᾶς δοθοῦν στό ἐργαστήριο:

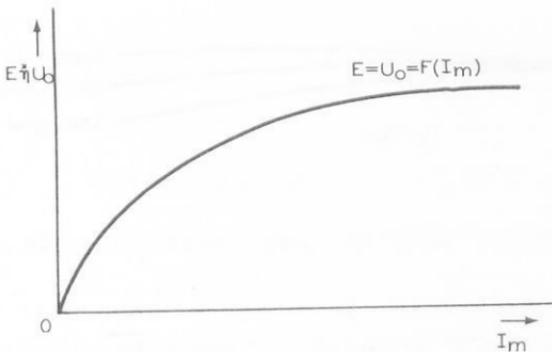


Σχ. 21.3β.

- "Ενα ώμικο (π.χ. λαμπτήρες πυρακτώσεως ή θερμικές αντιστάσεις).
 - "Ενα σύνθετο έπαγωγικό (π.χ. άσύγχρονος κινητήρας).
 - "Ενα σύνθετο χωρητικό (π.χ. πυκνωτές παράλληλα συνδεμένοι μέ ώμικο καταναλωτή).
- γ) Συνδέστε στό κύκλωμά σας [σχ. 21.3α(1)] τόν ώμικό καταναλωτή. Ρυθμίστε τήν τάση τοῦ έναλλακτήρα στήν όνομαστική της τιμή. Η συχνότητα έπισης θά τηρεῖται σταθερή, π.χ. 50Hz. Κλείστε τό διακόπτη Δ_2 [σχ. 21.3α(1)]. Τώρα ό έναλλακτήρας έργαζεται μέ φορτίο. Αύξομειώστε τό φορτίο σημειώνοντας κάθε φορά στόν πίνακα άποτελεσμάτων 21.3.2 τίς ένδείξεις τοῦ βολτόμετρου (V) καί τοῦ άμπερόμετρου (A_Φ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 21.3.2
Συχνότητα $f = 50$ Hz σταθερή

συνφ = 1		συνφ < 0 έπαγωγικό		συνφ < 0 χωρητικό	
U(V)	I_Φ (A)	U(V)	I_Φ (A)	U(V)	I_Φ (A)
.....
.....
.....

- δ) Έπαναλάβετε τίς ένέργειες καί τούς χειρισμούς τοῦ (γ) άφοι συνδέσετε στό κύκλωμα σας πρώτα τό σύνθετο έπαγωγικό φορτίο καί μετά τό σύνθετο χωρητικό. Κάθε φορά σημειώνεται τίς ένδείξεις τῶν (V) καί (A_Φ) στόν πίνακα άποτελεσμάτων 21.3.2.
- ε) Μέ τά άποτελέσματα άπό τόν πίνακα 23.3.2 χαράζτε τίς χαρακτηριστικές φορτίσεως τοῦ έναλλακτήρα $U = F(I_\Phi)$ (σχ. 21.3γ).

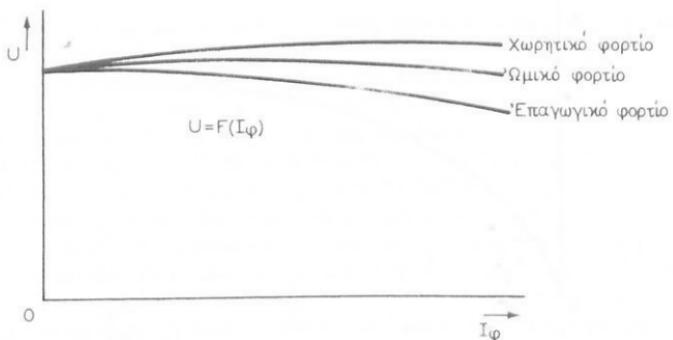

Σχ. 21.3γ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΖΕΥΞΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΩΝ "Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΙ

22.1 Γενικά.

Αναφέραμε στό προηγούμενο κεφάλαιο ότι για τήν παραγωγή ήλεκτρικής ένέργειας μεγάλης ίσχυός χρησιμοποιούνται άποκλειστικά σχεδόν οι τριφασικοί έναλλακτήρες με έσωτερικούς πόλους και μάλιστα οι στροβιλοεναλλακτήρες. Μέ αλλα λόγια ό τριφασικός έναλλακτήρας άποτελεί το βασικό στοιχείο τών μονάδων παραγωγής ήλεκτρικής ένέργειας σέ κάθε σταθμό παραγωγής. Σήμερα σέ κάθε σταθμό παραγωγής ήλεκτρικής ένέργειας έγκαθίστανται δύο τουλάχιστον μονάδες παραγωγής. Δηλαδή δύο τριφασικοί έναλλακτήρες.

Στά πρώτα χρόνια τής κατασκευής των σταθμών ή παραγωγή ήλεκτρικής ένέργειας, τού κάθε σταθμού ήταν ανεξάρτητη από κάθε άλλη παραγωγή. Τροφιδοτούσε δηλαδή ένα ορισμένο κέντρο καταναλώσεως. Π.χ. ένας σταθμός παραγωγής που ήταν έγκαταστημένος στο Φαλήρο τροφιδοτούσε με ήλεκτρική ένέργεια την Αθήνα και τόν Πειραιά. Άργοτερα κατασκευασθήτηκε για τον ίδιο σκοπό, ό σταθμός Αγ. Γεωργίου στό Κερατσίνι.

Κάθε πόλη η κωμόπολη στή χώρα μας είχε και τό δικό της σταθμό παραγωγής ήλεκτρικής ένέργειας.

Άργοτερα, για λόγους οικονομίας και για τήν καλύτερη έξυπηρετήση τών καταναλωτών, έγινε σύνδεση τών ήλεκτρικών συστημάτων τών διαφόρων σταθμών γιά νά υπάρχει ένα μεγάλο σύστημα από κεντρικούς σταθμούς παραγωγής ήλεκτρικής ένέργειας από τό όπιο θά έξυπηρετείται δόλοκληρη κατανάλωση τής χώρας. Έτοι πρόεκυψε τό λεγόμενό 'Εθνικό Ήλεκτρικό Σύστημα. Σήμερα έχει γίγηνε πλέον συνειδήση ότι τό διάφορα 'Εθνικό Ήλεκτρικά Συστήματα θά πρέπει νά συνδεθούν μεταξύ τους βασικά γιά άλληλοεξυπηρέτηση τών άναγκων τών χωρών σέ ήλεκτρική ένέργεια (τά έθνικά Δίκτυα 'Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας έχουν συνδεθεί).

Ένιας γνωτός διό τό ήλεκτρικό φορτίο κάθε σταθμού παραγωγής (και ούρησης) δικύου διένει σταθερό, άλλα μεταβάλλεται άναλογα μέ τό έιδος και τόν άριθμο τών καταναλωτών πού τροφιδοτούσε απόλλα και μέ τό χρόνο. Κάθε ήλεκτρική έπιχείρηση δημος ή ΔΕΗ, έχει ειδική Κεντρική Ύπηρεσία, τό Κέντρο Κατανομής Φορτίου, πού άσχολεται μέ τήν παρακολούθηση αύτών τών μεταβολών τού φορτίου τού δλου συστήματος ήλεκτρικής ένέργειας.

Τό Κέντρο Κατανομής Φορτίου καθορίζει βασικά τό πρόγραμμα λειτουργίας τών σταθμών παραγωγής. Έτοι, τελικά, για λόγους οικονομικής λειτουργίας τών σταθμών και τού 'Εθνικού Ήλεκτρικού Συστήματος και γιά τή βελτίωση τού βαθμού άποδόσεώς τους, παρίσταται άναγκη νά συνδέονται ή συνδέονται στό ήλεκτρικό δίκτυο οι τριφασικοί έναλλακτήρες τών σταθμών παραγωγής. Ή νά άποσύνδεονται στό ήλεκτρικό δίκτυο οι τριφασικοί έναλλακτήρες στό ήλεκτρικό δίκτυο παράλληλα μέ δλλον διαδικασία τής συνδέσεως ένός τριφασικού έναλλακτήρα στό ήλεκτρικό δίκτυο παράλληλα μέ δλλον ή δλλους έναλλακτήρες, ονόμαζεται **παράλληλη ζεύξη** ή παραλληλισμός. Ή άποσύνδεση κάθε έναλλακτήρα από τό κοινό ήλεκτρικό δίκτυο ονομάζεται **άποξευξη**.

Γιά νά γίνει ή **παράλληλη ζεύξη** ή δημόσιος ένος έναλλακτήρα σέ ήλεκτρικό δίκτυο πρέπει:


- Οι τάσεις τού έναλλακτήρα και τού ήλεκτρικού δίκτυου νά είναι ίσες.
- Οι συχνότητες τών τάσεων τού έναλλακτήρα και τού ήλεκτρικού δίκτυου νά είναι ίσες.
- Η διαδοχή τών φάσεων τού έναλλακτήρα και τού ήλεκτρικού δίκτυου νά είναι ίδια. Δηλαδή ή πρώτη φάση τού έναλλακτήρα νά συνδεθεί μέ τήν πρώτη φάση τού δίκτυου κ.ο.κ.
- Η διαφορά φάσεων μεταξύ τών τάσεων τών άντιστοίχων φάσεων τού έναλλακτήρα και τού δίκτυου νά είναι μηδέν.

"Όταν πραγματοποιηθούν οι παραπάνω συνθήκες τότε λέμε διό, ο έναλλακτήρας έχει **συγχρονισθεί** μέ τό δίκτυο διό είναι δυνατή ή ζεύξη του στό δίκτυο.

Στό κεφάλαιο 21 μελετήσαμε τά χαρακτηριστικά τής λειτουργίας τών τριφασικών έναλλακτήρων. Έκει, βασικά, γνωρίσαμε τίς ένέργειες καί τούς χειρισμούς, πού πρέπει νά κάνομε γιά νά πραγματοποιήσουμε τίς παραπάνω α καί β προϋποθέσεις του παραλληλισμού των έναλλακτήρων. Τίς προϋποθέσεις τού παραλληλισμού γ καί δ πραγματοποιούμε μέ τή βοήθεια τού **συγχρονοσκοπίου**.

Η άπλουστερη καί παλαιότερη σέ χρήση συσκευή συγχρονοσκοπίου είναι ή συσκευή μέ λυχνίες (Λ). Στό σχήμα 22.1 φαίνεται ή συνδεσμολογία δύν τριφασικών έναλλακτήρων χαρητής τάσεως (220 V) γιά παραλληλισμό. Η διαφορά τής συνδεσμολογίας αύτης από μιά άντιστοιχη έναλλακτήρων ύψηλης τάσεως (15 kV), δημιουργείται στό κύκλωμα γιά λόγους προστασίας καί άσφαλειας εκείνων πού τά χειρίζονται. Δηλαδή ή σύνδεση τών όργανων αύτών, άμπερομέτρων, βολτόμετρων, κλπ. γίνεται μέ τή παρεμβολή μετασχηματιστών έντασεως ή τάσεως.

Υποθέτομε ότι ο τριφασικός έναλλακτήρας (1) τροφοδοτεί τό δίκτυο (R, S, T) μέ ήλεκτρικό ρεῦμα (Διακόπτης Δ_1 κλειστός) καί θέλουμε νά ζεύξουμε στό δίκτυο αύτό τόν έναλλακτήρα (2).

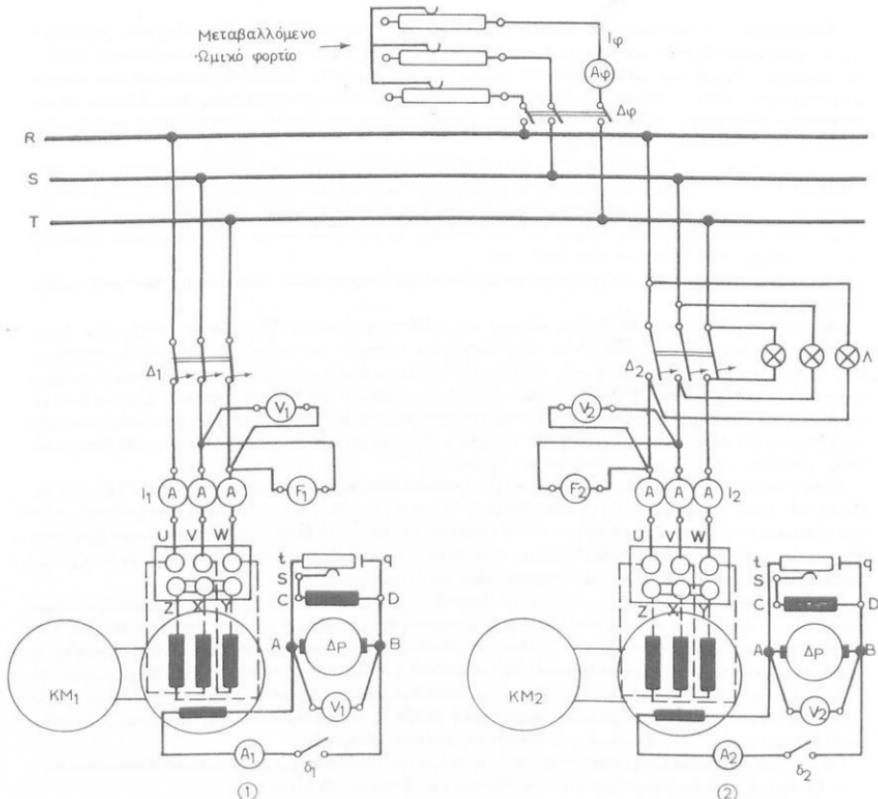

Σχ. 22.1.
Παραλλήλη ζεύξη τριφασικού έναλλακτήρα.

Οι λαμπτήρες (Λ) άναβοσβήνουν μέ ταχύτητα, πού όφείλεται καί ξερτάται κάθε φορά από τή διαφορά τών συχνοτήτων, πού δείχνουν τά συχνόμετρα (F_1) καί (F_2). Διακόπτης Δ_2 άνοικτός. Μέ τό δίκτυο (R, S, T) έχουμε **συγχρονισμό** τού έναλλακτήρα (2) δην ταυτόχρονα σβήνουν οι λαμπτήρες (Λ).

(Η έξηγηση τοῦ φαινομένου αύτοῦ ἀναφέρεται στὸ βιβλίο τῶν ἡλεκτρικῶν μηχανῶν). Τῇ στιγμῇ πού ὁ λαμπτῆρες σβήνουν ταυτόχρονα ὁ χειριστής πρέπει νά κλείσει τὸ διακόπτη Δ_2 γιά νά θέσει τόν ἐναλλακτήρα (2) σὲ παράλληλη λειτουργία μὲ τούς ἄλλους ἐναλλακτῆρες, πού τροφοδοτοῦν δηδού τό δίκτυο (R, S T). Στὴν περίπτωσή μας μέ τόν ἐναλλακτήρα (1).

Μετά τὸν παραλληλισμό πρέπει νά πραγματοποιηθεῖ μεταφορά μέρους ἀπό τό φορτίο τοῦ ἡλεκτρικοῦ δίκτυου στὸν ἐναλλακτήρα (2).

Ἡ μεταφορά φορτίου γίνεται μὲ μεταβολή τῶν στροφῶν τῶν ἐναλλακτήρων καὶ δχι μέ τή μεταβολή τῆς τιμῆς τῆς τάσεως λειτουργίας ὅπως στίς γεννήτριες Σ.Ρ. Δηλαδή αὔξάνομε τίς στροφές τοῦ ἐναλλακτήρα πού θέλουμε νά φορτίσουμε καὶ ἐλαττώνομε τίς στροφές τῶν ἐναλλακτήρων ἡ τοῦ ἐναλλακτήρα ἀπό τούς ὅποιους θά μεταφέρουμε τό φορτίο.

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι στίς σύγχρονες ἔγκαταστάσεις σταθμῶν παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας γιά τήν ἔνδειξη τῶν συνθηκῶν (προϋποθέσεων) συγχρονισμοῦ χρησιμοποιοῦνται στρεψόμενα συγχρονοσκόπα. Ἀκόμη, τό κλείσιμο τοῦ διακόπτη Δ_2 , τή στιγμή τοῦ συγχρονισμοῦ, πραγματοποιεῖται **αὐτόματα** μέ «έντολή» εἰδικοῦ ὅργανου πού λέγεται **αὐτόματος συγχρονιστής**.

Πρέπει ἀκόμη νά ξημερεῖ ύπόψη ὅτι στήν πρᾶξη δέν μποροῦμε νά ἔξασφαλίσουμε ἀπόλυτα τίς προϋπόθεσεις παραλληλισμοῦ. Γιά τό λόγο αὐτό κλείνομε τό διακόπτη Δ_2 δηδού ἡ διαφορά συχνοτήτων ($f_1 - f_2$) εἶναι πολὺ μικρή (ἀναβοσβήσιμο λαμπτήρων περιοδικά ἀνά δύο δευτερόλεπτα) καὶ οἱ τάσεις V_1 καὶ V_2 εἶναι ἵσες.

22.2 Ἀσκήσεις.

1. a) Συνδεσμολογῆστε δύο ἐναλλακτῆρες τοῦ ἐργαστηρίου καὶ τά ὅργανα, πού θά σᾶς δοθοῦν ἥ υπάρχουν στούς πίνακες (πού συνοδεύουν τούς ἐναλλακτῆρες), ὅπως τό σχῆμα 22.1a. Διαπιστῶστε ὅτι τά τυλίγματα καὶ τῶν δύο εἶναι συνδεμένα κατ' ἀστέρα.

β) Θέσετε τόν ἐναλλακτήρα (1) σέ λειτουργία, ὅπως κάνατε στήν ἀσκήση τοῦ κεφαλαίου 21 καὶ φορτίστε τον (μέ ὀμικό φορτίο) μέχρι τό κανονικό ἡλεκτρικό ρεῦμα φορτίσεως I_Φ (ἔνδειξη ἀμπερόμετρου A_Φ) κλείνοντας τό διακόπτη (Δ_1) καὶ (Δ_Φ) διαδοχικά.

γ) Θέσετε τόν ἐναλλακτήρα (2) σέ λειτουργία (Διακόπτης Δ_2 ἀνοικτός), ρυθμίστε τίς στροφές του ὥστε τό συχνόμετρο (F_2) νά δείχνει τήν ἴδια συχνότητα μέ τό (F_1). Κατόπιν ρυθμίστε τή διέγερση τοῦ ἐναλλακτήρα (2) μέχρις ὅτου τό βολτόμετρο (V_2) δείξει τήν ἴδια τάση μέ τό (V_1).

δ) Στή συνέχεια, μέ τούς λαμπτῆρες συγχρονισμοῦ (Λ) πού θά σᾶς δώσουν, ἐλέγχετε τή διαδοχή τῶν φάσεων τοῦ ἐναλλακτήρα (2) μέ τό δίκτυο (R, S, T) (σχ. 22.1a).

“Αν στήν περίπτωση αὐτή παρατηρήσετε ὅτι οἱ λαμπτῆρες (Λ) δέν ἀναβοσβήνουν ταυτόχρονα, θά πρέπει νά σταματήσετε τή λειτουργία τοῦ ἐναλλακτήρα (2) καὶ νά ἀντιστρέψετε τή σύνδεση δύο ἀγωγῶν τῶν φάσεων τοῦ ἐναλλακτήρα μέ τούς ζυγούς R, S, T τοῦ δικτύου.

ε) ‘Εφ’ ὅσον χρειάσθηκε νά σταματήσετε τόν ἐναλλακτήρα (2) γιά τήν τακτοποίηση τῆς διαδοχῆς τῶν φάσεων, θέσετε τον πάλι σέ λειτουργία πραγματοποιώντας τούς χειρισμούς τοῦ (γ) καὶ προσπαθήστε στή συνέχεια νά τόν **συγχρονίσετε** μέ τό δίκτυο R, S, T, δηλαδή μέ τόν ἐναλλακτήρα (1). Γιά νά πετύχετε τό συγχρονισμό κάνετε μικρές ρυθμίσεις στίς στροφές τοῦ ἐναλλακτήρα (2).

στ) Μόλις διαπιστώσετε ὅτι οἱ λαμπτῆρες (Λ) ἀναβοσβήνουν ταυτόχρονα, ἐτοιμασθῆτε καὶ κλείστε τό διακόπτη (Δ_2) τή στιγμή πού οἱ λαμπτῆρες σβήνουν. ‘Ο ἐναλλακτήρας (2) ἔχει παραλληλισθεῖ μέ τόν ἐναλλακτήρα (1) χωρίς ὅμως

νά φορτισθεῖ.

ζ) Διακόψτε πρώτα τή λειτουργία τοῦ έναλλακτήρα (2) καί μετά τόν έναλλακτήρα (1), πραγματοποιώντας γιά κάθε ἔναν τούς χειρισμούς τῆς ἀσκήσεως τοῦ κεφαλαίου 21.

η) Περιγράψτε συνοπτικά στό τετράδιό σας τίς ἐνέργειες καί τούς χειρισμούς, πού πραγματοποιήσατε στήν ἀσκηση καί διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας.

2. α) Πραγματοποιήστε ὄλες τίς ἐνέργειες καί τούς χειρισμούς τῆς ἀσκήσεως 1 γιά νά παραλληλίσετε δύο τριφασικούς έναλλακτήρες τοῦ ἐργαστηρίου.

β) Στή συνέχεια φορτίστε τόν έναλλακτήρα (2) μέ τό μισό ἀπό τό συνολικό φορτίο (σχ. 22.1) πραγματοποιώντας τούς χειρισμούς, πού ἀναφέραμε στήν παράγραφο 22.1.

γ) Μετά τή φόρτιση τοῦ έναλλακτήρα (2) σημειώστε τίς ἐνδείξεις τῶν ἀμπερόμετρων (Α), τῶν δύο έναλλακτήρων καί τοῦ φορτίου (A_f). Ἀπό τίς ἐνδείξεις αὐτές διαπιστώστε ἂν οἱ δύο έναλλακτῆρες λειτουργοῦν μέ τόν ἴδιο συντελεστή ισχύος (συνφ) (πρέπει $I_1 + I_2 = I_f$ γιά νά ἔχουν τό ἴδιο συνφ). "Αν παρατηρήσετε $I_1 + I_2 \neq I_f$, οἱ δύο έναλλακτῆρες λειτουργοῦν μέ διαφορετικό συνφ.

δ) Μεταφέρετε ὄλο τό φορτίο στόν έναλλακτήρα (2) μέχρις ὅτου τά ἀμπερόμετρα (Α) τοῦ έναλλακτήρα (1) δεῖξουν μηδέν (0) καί τά ἀντίστοιχα τοῦ έναλλακτήρα (2) τήν ἴδια ἐνδείξη μέ τό (A_f).

ε) Μετά τήν ἑκόρτωση τοῦ έναλλακτήρα (1) πραγματοποιήστε τή διακοπή του ἀκολουθώντας τή διαδικασία ὡπως στίς ἀσκήσεις τοῦ προηγούμενου κεφαλαίου.

στ) Ἐνεργήστε δόμοια γιά τή διακοπή τῆς λειτουργίας τοῦ έναλλακτήρα (2) ἀφοῦ προηγουμένως τόν ἑκφορτώστε, ἐλαττώνοντας τό φορτίο καί ἀνοίγοντας τό διακόπη Δ_f .

ζ) Σημειώστε στό τετράδιό σας τά στοιχεῖα τῶν ὄργανων καί συσκευῶν πού χρησιμοποιήσατε στήν ἀσκηση. Διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας γιά τήν ἀσκηση.

3. α) Πραγματοποιήστε ὄλες τίς ἐνέργειες καί τούς χειρισμούς τής ἀσκήσεως 2 προκειμένου νά παραλληλίσετε καί νά φορτίσετε ἐξ ίσου (μέ $1/2$ φορτίο) δυο έναλλακτῆρες τοῦ ἐργαστηρίου.

β) Διατηρήστε σταθερό τό φορτίο κάθε έναλλακτήρα. Τή σταθεροίτα τοῦ φορτίου μπορέτε νά τήν παρακουλουθήστε μέ ἔνα βαττόμετρο, τό ὁποίο θά τό συνδέστε στό κύκλωμα τοῦ σχήματος 22.1 ὡπως μάθαμε στό κεφάλαιο 21. Μεταβάλλετε τό ἡλεκτρικό ρεύμα διεγέρσεως στόν ἔνα ή καί στους δυο έναλλακτῆρες σέ διαφορετικές τιμές ἀπό ἑκεῖνες, πού είχατε στήν ἀσκηση 2. Παρατηρήστε ὅτι ή μεταβολή τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος διεγέρσεως μεταβάλλει τίς ἐνδείξεις τῶν ἀμπερομέτρων (Α) τῶν έναλλακτήρων, χωρίς τό φορτίο νά μεταβάλλεται. Δηλαδή μεταβολή τῶν έναλλακτήρων η τοῦ έναλλακτήρα ἔχομε μόνο στήν ἀεργή ισχύ.

γ) Πραγματοποιήστε τή διακοπή τῆς λειτουργίας τῶν έναλλακτήρων (1) καί (2) σύμφωνα μέ σσα ἔγιναν στήν ἀσκηση 2.

δ) Περιγράψτε συνοπτικά στό τετράδιό σας τούς χειρισμούς πού πραγματοποιήσατε γιά τή μεταβολή τῆς ἀεργής ισχύος τῶν έναλλακτήρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ)

23.1 Γενικά.

Η λειτουργία ένός σύγχρονου έναλλακτήρα μπορεί νά άντιστραφεί σέ σύγχρονο κινητήρα (βλέπε και άναλογη περίπτωση άντιστροφής γεννήτριας Σ.Ρ. κεφάλαιο 5) όταν τροφοδοτηθεί κατάλληλα μέ ήλεκτρικό ρεύμα.

Σύγχρονοι κινητήρες χαρακτηρίζονται έκεινοι πού δρομέας τους περιστρέφεται μέ σταθερή και δρισμένη ταχύτητα, τή **σύγχρονο ταχύτητα**, πού είναι:

$$n = \frac{60f}{p}$$

όπου: f ή συχνότητα τού ήλεκτρικού ρεύματος τροφοδοτήσεως σέ (Hz).

ρ τά ζεύγη τών μαγνητικών πόλων τού κινητήρα και
η ή σύγχρονη ταχύτητα σέ (stpr/min).

Οι σύγχρονοι κινητήρες μοιάζουν στήν κατασκευή τους μέ τούς σύγχρονους έναλλακτήρες. Η διαφορά τους είναι, ότι στά πέδιλα τών πόλων τους πολλές φορές οι σύγχρονοι κινητήρες φέρουν κλειστό βοηθητικό τύλιγμα κλωβού άσύγχρονου κινητήρα, πού χρησιμοποιείται γιά τήν έκκινησή τους.

Μιά άπό τίς άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά νά λειτουργήσει ένας σύγχρονος κινητήρας είναι νά δημιουργηθεί γύρω άπό τό δρομέα του στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο μέ τή **σύγχρονη ταχύτητα**. Αύτό πραγματοποιείται όταν τό τριφασικό τύλιγμά του τροφοδοτηθεί μέ σύστημα τριφασικών ήλεκτρικών ρευμάτων πού έχουν διαφορά φάσεως 120°.


Η φορά περιστροφής τού κινητήρα έξαρταται από τή φορά περιστροφής τού μαγνητικού πεδίου. Γιά νά άντιστρέψωμε τή φορά τού μαγνητικού πεδίου πρέπει νά άντιμεταθέσουμε τίς θέσεις τών δύο από τούς άγωγούς (φάσεις) τροφοδοτήσεως.

Μιά άλλη, επίσης άπαραίτητη, προϋπόθεση γιά τή λειτουργία τού σύγχρονου κινητήρα είναι ή υπαρξη κάποιου συστήματος έκκινησής του, μέχρι αύτός νά φθάσει τή σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής.

Ο συγχρονισμός τού κινητήρα έπιτυγχανέται και όταν ή ταχύτητα τού δρομέα του είναι μικρότερη κατά 2-5% από τή σύγχρονη ταχύτητά του.

Οι σύγχρονοι κινητήρες, έκτος από τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τής σταθερής ταχύτητας κατά τή λειτουργία τους, παρουσιάζουν και ιδιόρυθμη θά μπορούσαμε νά πούμε συμπεριφορά στίς μεταβολές τού ήλεκτρικού ρεύματος φορτίσεως τους, σέ συνάρτηση μέ τή μεταβολή τής διεγέρσεως τους (σαχ. 23.1).

Από τίς χαρακτηριστικές καμπύλες $I_{\phi} = F(I_d)$ ένός σύγχρονου κινητήρα φαίνεται ότι γιά ένα δρισμένο ήλεκτρικό ρεύμα διεγέρσεως I_d έπιτυγχανέται ή έλαχιστη τιμή τού ήλεκτρικού ρεύματος φορτίσεως I_{ϕ} . Ή τιμή αύτή τού ήλεκτρικού ρεύματος διεγέρσεως δίνει τήν **κανονική διέγερση** τού κινητήρα και τό φορτίο του παρουσιάζει στό ήλεκτρικό δίκτυο τροφοδοτήσεως **ώμική συμπεριφορά** (συνφ= 1). Γιά ήλεκτρικό ρεύμα διεγέρσεως μικρότερο από τό ρεύμα τής κανονικής διεγέρσεως έχουμε **υποδιέγερση** τού κινητήρα. Τό φορτίο του δέ παρουσιάζει **έπαγωγική** συμπεριφορά (συνφ<1). Τέλος, όταν τό ήλεκτρικό ρεύμα διεγέρσεως είναι μεγαλύτερο από τό ρεύμα τής κανονικής διεγέρ-

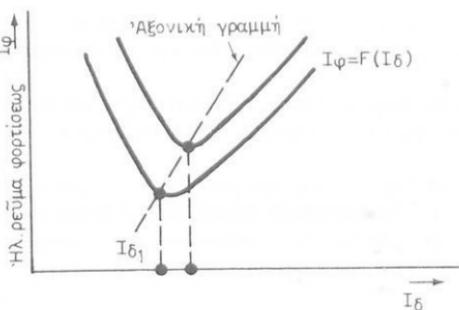

Σχ. 23.1.
Ρεύμα διεγέρσεως I_δ .

σεως, τότε έχουμε τήν **ύπερδιέγερση** τοῦ κινητήρα, καί τό φορτίο τοῦ κινητήρα παρουσιάζει **χωρητική συμπεριφορά** (συν < 1).

"Οσο ή τιμή τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος διεγέρσεως άπομακρύνεται άπό τήν τιμή τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος πού άντιστοιχεῖ στήν κανονική διέγερση, πρός μεγαλύτερες τιμές ή πρός μικρότερες, τόσο περισσότερο μικράνε ό συντελεστής ισχύος (συνφ) τοῦ κινητήρα.

'Από τά παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών συγχρόνων κινητήρων κατά τή λειτουργία τους καθορίζεται καί ή χρήση τους. 'Έτσι οι σύγχρονοι κινητήρες χρησιμοποιούνται έκει πού Θέλομε άπολυτα σταθερές στροφές: δημιουργώντας την κίνηση έλαστρων, έναλλακτήρων, γιά παραγωγή ρεύματος μέ σταθερή συχνότητα κλπ. 'Επίσης χρησιμοποιούνται γιά τή βελτίωση τών συνφ τών ήλεκτρικών έγκαταστάσεων μέ παράλληλη παροχή μηχανικοῦ έργου άπ' αὐτόν.

23.2 Άσκήσεις.

1. a) Άναγνωρίστε τά διάφορα μέρη τοῦ σύγχρονου κινητήρα, πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστριο καί τίς βοηθητικές συσκευές καί διατάξεις πού τόν συνοδεύουν (σχ. 23.2a) καί σημειώστε στό τετράδιό σας τά χαρακτηριστικά στοιχεία πού δίνει ή κατασκευαστής τους.




β) Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τοῦ κινητήρα καί τών βοηθητικών συσκευών καί διατάξεων του, δημιουργώντας τη διακόπτη Δ_1 . Μετρήστε τή σύγχρονη ταχύτητα του (n) μέ ένα στροφόμετρο καί τή συχνότητα (f) τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος πού τόν τροφοδοτεῖ, μέ ένα συχνόμετρο. 'Επαληθεύστε τή σχέση:

$$n = \frac{60f}{p}$$


ὅπου p δέ άριθμός τών ζευγών τών πόλων τοῦ κινητήρα.

δ) Σταματήστε τή λειτουργία τοῦ κινητήρα καί σημειώστε στό τετράδιό σας τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας άπό τήν άσκηση.

2. a) Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τοῦ σύγχρονου κινητήρα, πού θά σᾶς δοθεῖ, δημιουργώντας τη διακόπτη Δ_1 . Συνδέστε σέ σειρά στό κύκλωμα τής διεγέρσεως τοῦ κινητήρα τήν κατάλληλη γιά τή ρύθμισή της άντισταση R_m καί δύο

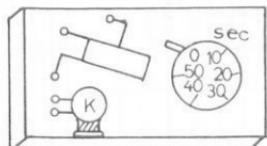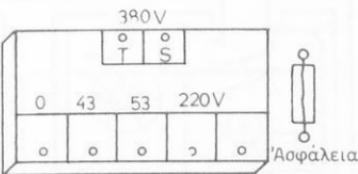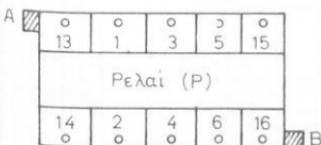Χρονοδιακόπτης
(X)Μετασχηματιστής
M/T

. Ο Ακροδέκτης γειώσεως

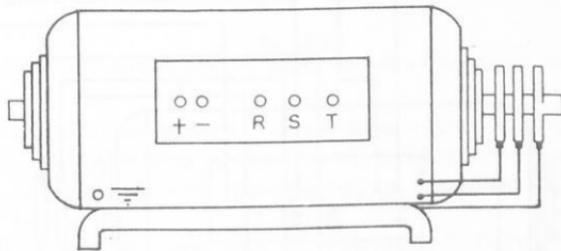

Σχ. 23.2a.

Σύγχρονος κινητήρας και πίνακας βοηθητικών συσκευών και διατάξεων.


άμπερόμετρα (A_ϕ) και (A_δ) (σχ. 23.2γ).

β) Έλεγχετε τή ρυθμιστική άντισταση R_m ώστε κατά τή έκκινηση νά είναι έκτος κυκλώματος. Ξεκινήστε τόν κινητήρα, όπως και στήν άσκηση 1 χωρίς φορτίο.
γ) Αύξομειώστε τήν άντισταση R_m σταδιακά και σημειώστε τίς ένδείξεις τών άμπερομέτρων A_δ και A_ϕ στόν πίνακα άποτελεσμάτων 23.2.1.

δ) Σταματήστε τόν κινητήρα και χαράξτε, μέ τίς τιμές τού πίνακα άποτελεσμάτων 23.2.1 τήν καμπύλη $I_\phi = F(I_\delta)$ χωρίς φορτίο.


ε) Περιγράψτε συνοπτικά τήν πορεία όλης τής άσκήσεως στό τετράδιό σας και διατυπώστε τίς παρατηρήσεις σας.

3. α) Έπαναλάβετε όλες τίς διαδικασίες τής άσκήσεως 2. Πρέπει όμως ό κινητήρας νά λειτουργεῖ μέ σταθερό φορτίο (π.χ. μιά γεννήτρια Σ.Ρ.). Τίς ένδείξεις τών άμπερομέτρων A_ϕ και A_δ σημειώστε τίς στόν πίνακα άποτελεσμάτων 23.2.2. Χαράξτε μέ τίς παραπάνω ένδείξεις τήν καμπύλη $I_\phi = F(I_\delta)$.

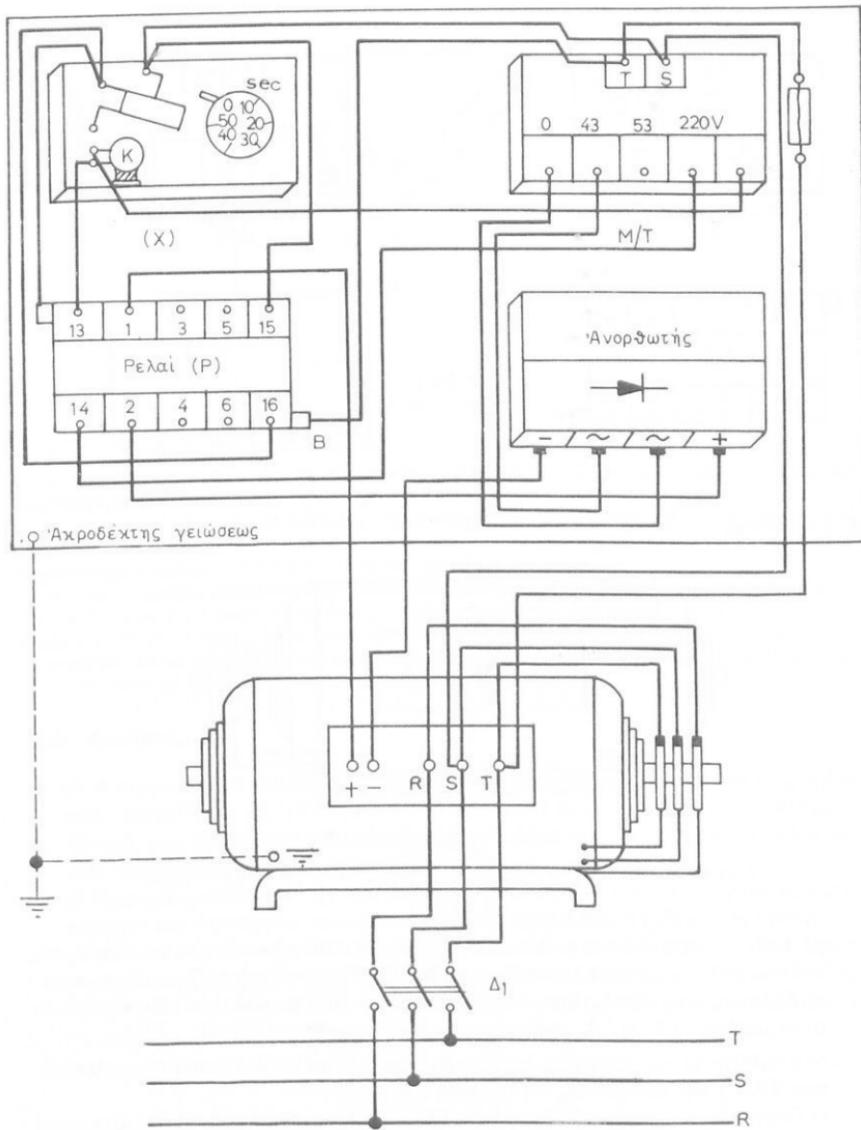

Σχ. 23.2β.

Συνδεσμολογία σύγχρονου κινητήρα σε ήλεκτρικό δίκτυο R, S, T.

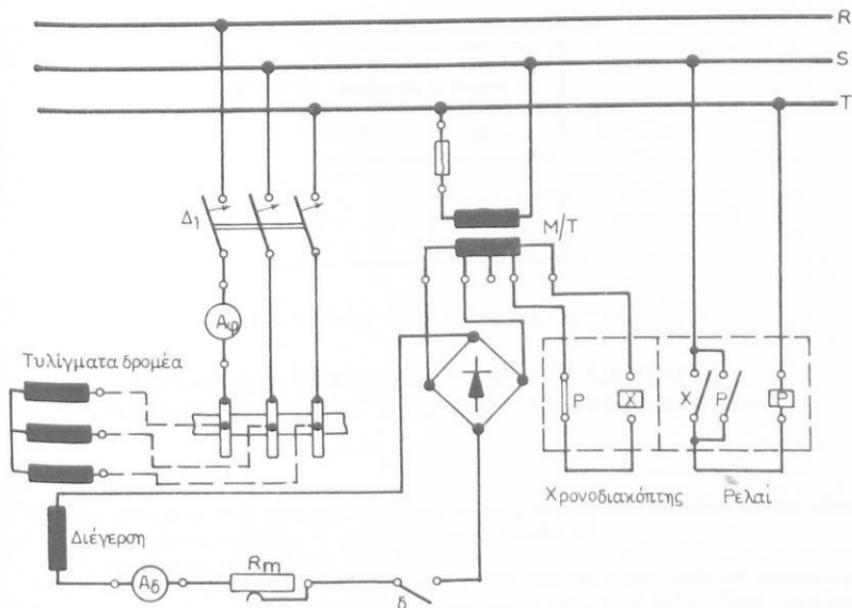

Σχ. 23.2γ.

Σχηματική παράσταση συνδεσμολογίας τυλιγμάτων δρομέα και δεγέρσεως σύγχρονου κινητήρα.

- β) Στό 3διο σύστημα άξόνων πού χαράξατε τήν $I_\phi = F(I_\delta)$ μέ φορτίο, σχεδιάστε και τήν άντιστοιχη καμπύλη της άσκήσεως 2. Συγκρίνετε τίς δύο καμπύλες και διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας στό τετράδιο.
4. Πραγματοποιήστε τίς διαδικασίες της άσκήσεως 2. Πρέπει νά μεταβάλλετε σταδιακά τή φόρτιση τού κινητήρα (π.χ. μέ μιά γεννήτρια Σ.Ρ. ή δυναμοπέδη) μέχρις ότου ύπερφορτισθεῖ και σταματήσει άποτομα.
- β) Άφοϋ σημειώσετε τίς ένδείξεις τών όργάνων έλεγχου τού κινητήρα διακόψτε τήν παροχή ήλεκτρικού ρεύματος άπό τό διακόπτη Δ_1 .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 23.2.1

$f = \dots$ σταθερή χωρίς φορτίο ή κινητήρας	
$I_\delta(A)$	$I_\phi(A)$
.....
.....
.....
.....

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 23.2.2

$f = \dots$ σταθερή μέ φορτίο ό κινητήρας	
$I_g(A)$	$I_\Phi(A)$
.....
.....
.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΔΡΟΜΕΑ

24.1 Γενικά.

Από τήν κατασκευή τους διακρίνομε τούς άσύγχρονους έπαγωγικούς κινητήρες σέ δύο είδη:
— Στούς τριφασικούς κινητήρες με βραχυκυκλώμενο δρομέα και
— Στούς τριφασικούς κινητήρες με δακτυλίους.

Όνομάζομε τούς κινητήρες αύτούς **άσύγχρονους**, γιατί ή ταχύτητα περιστροφής τοῦ δρομέα τους είναι μικρότερη από τή σύγχρονη ταχύτητα τοῦ στρεφόμενου μαγνητικοῦ πεδίου. Τούς όνομάζομε και **έπαγωγικούς**, γιατί ή άρχη λειτουργίας τους στηρίζεται στό φαινόμενο τής έπαγωγής. Δηλαδή στή δημιουργία στρεφόμενου μαγνητικοῦ πεδίου πού «έπάγει» τάση στούς άγνωμούς τοῦ τυλίγματος τοῦ τυμπάνου. Στή συνέχεια άναπτύσσονται περιφερειακές δυνάμεις, οι ροπές τῶν όποιων προκαλοῦν τήν περιστροφή τοῦ δρομέα τους.

24.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής λειτουργίας τῶν έπαγωγικῶν τριφασικῶν κινητήρων.

24.2.1 Η διολίσθηση ή δλίσθηση (S).

$$\text{Είναι: } S = \frac{n_s - n}{n_s} \quad \text{ή} \quad S\% = \frac{n_s - n}{n_s} \cdot 100\%$$

ὅπου: $n_s = \frac{60 f}{P}$ (στρ./min) είναι ή σύγχρονη ταχύτητα τοῦ στρεφόμενου μαγνητικοῦ πεδίου και

η οι στροφές τοῦ δρομέα άνα λεπτό.

Η διολίσθηση χωρίς φορτίο είναι τής τάξεως τοῦ 0,5%. Η διολίσθηση μέ φορτίο, άναλογα και μέ τήν ισχύ τοῦ κινητήρα, είναι σε κινητήρες ισχύος μέχρι 10 PS (ϊπποι) 4-5%, από 15 και μέχρι 50 PS 3% και πάνω άπο 50PS 1,5-2,5%.

24.2.2 Ροπή στρέψεως (T).

Είναι: $T = F \cdot r$ σέ νιούτον × μέτρα (Nm)


Όπως είναι γνωστό, τό 1 N = 0,102 kp και τό 1 kp (κιλοπόντ) = 9,81 N.

Όπου: F ή περιφερειακή δύναμη, στήν πέδη τύπου ίμάντα και

r ή άκτινα τής τροχαλίας τής πέδης (σχ. 24.2).

Η δύναμη F μεταβιβάζεται μέ τήν τριβή στόν ίμάντα. Όταν ο κινητήρας ισορροπεί μέ δύο διαφορετικά βάρη F_1 και F_2 θά είναι:

$$F = F_2 - F_1$$

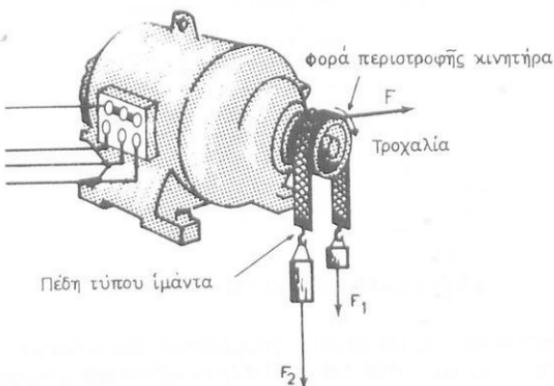

Σχ. 24.2.
Μέτρηση ροπής κινητήρα.

24.2.3 Μηχανική ισχύς (N).

Η μηχανική ισχύς που άποδίδεται στόν δίξονα του κινητήρα, όταν αύτός περιστρέφεται μέντοι στροφές/ min είναι:

$$N = \frac{2\pi}{60} \cdot n \cdot T \quad \text{σε W (όταν T σε Nm)}$$

Η πραγματική ισχύς που άπορροφά ότι κινητήρας άπό τό δικτυού, όταν λειτουργεί, είναι $N_1 = 1,73 \cdot U \cdot I$. συνφ. Μέντοι προσέγγιση ίσων μηχανικές άπωλειες και του σιδήρου οι ήλεκτρικές άπωλειες στό τύλιγμα του δρομέα είναι:

$$N_{\alpha\delta} = N_1 \cdot S.$$

Από αύτή τή σχέση μπορούμε νά πούμε ότι οι ηλεκτρικές άπωλειες στό τύλιγμα του δρομέα είναι ανάλογες μέ τή διολίσθηση S και μέ τήν πραγματική ισχύ N_1 , που άπορροφά αύτός άπό τό δίκτυο.

24.2.4 Βαθμός άποδόσεως (n).

$$\text{Είναι: } n = \frac{N}{N_1} \quad \text{ή} \quad n\% = \frac{N}{N_1} \cdot 100\% \text{ μέ διορισμένες παροδοχές.}$$


(Βλέπε τό αντίστοιχο κεφάλαιο άπό τις ήλεκτρικές μηχανές). Ο βαθμός άποδόσεως είναι:

$$n = 1 - S \quad \text{ή} \quad n\% = (1 - S) \cdot 100\%$$

Από τή σχέση αύτή συμπεραίνεται ότι ο βαθμός άποδόσεως είναι καλύτερος όσο μικρότερη είναι η διολίσθηση. Έπομένως στούς κινητήρες αύτούς, όταν λειτουργούν μέ σταθερό φορτίο, ή τυχαία ρύθμιση τών στροφών τους θά έπιφέρει και αντίστοιχη μεταβολή του βαθμού άποδόσεως.


24.3 Τριφασικοί κινητήρες μέ βραχιουκλωμένο δρομέα.

Τήν κατασκευή τών κινητήρων βραχιουκλωμένου δρομέα γνωρίζομε άπό τό αντίστοιχο κεφάλαιο τών ήλεκτρικών μηχανών.

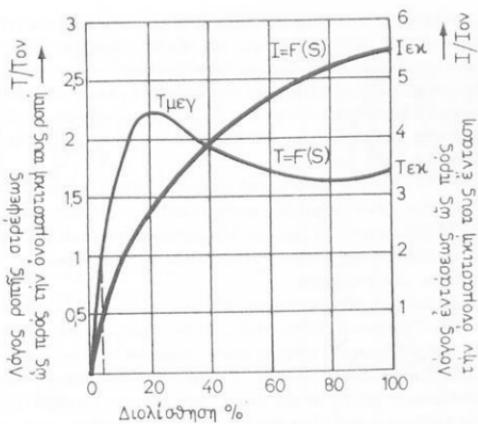

Σχ. 24.3α.

Μεταβολή της έντασεως και της ροπής κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα.

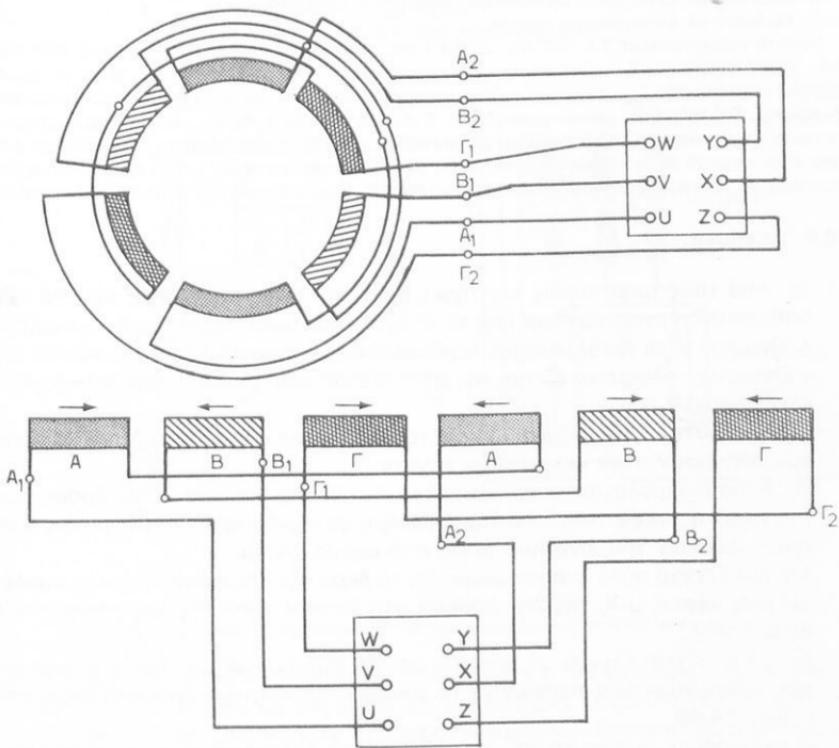

Σχ. 24.3β.

Σύνδεση τυλιγμάτων κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα στό κιβώτιο άκροδεκτών.

Οι κινητήρες αυτοί χρησιμοποιούνται περισσότερο από τά άλλα είδη κινητήρων, γιατί είναι απλοί στην κατασκευή τους, εύκολοι στη συντήρησή τους και δέν παρουσιάζουν συχνά βλάβες κατά τη λειτουργία τους, ένων παράλληλα έχουν καλό βαθμό απόδοσεων.

Η ροπή στρέψεως Τ των κινητήρων αύτών καί τό ήλεκτρικό ρεύμα πού άπορροφούν από τό ήλεκτρικό δίκτυο τροφοδοτήσεώς τους έξαρτωνται από τή μεταβολή τών στροφών τους, δηλαδή από τή διοισθήση. Στα διαγράμματα τού σχήματος 24.3α φαίνεται πώς μεταβάλλονται τά μεγέθη αυτά στους κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα.

Από τή χαρακτηριστική $I = F(S)$ φαίνεται ότι τή στιγμή τής έκκινησεως τού κινητήρα, πού ή διοισθήση $S = 100\%$, ή ένταση τού ήλεκτρικού ρεύματος έκκινησεως είναι $5 \frac{N}{m}$ διόρθως μεγαλύτερη από τήν όνομαστική ένταση τού ήλεκτρικού ρεύματος. Τό ισχυρό ήλεκτρικό ρεύμα έκκινησεως προκαλεῖ σοβαρές άνωμαλίες από τή βύθιση τής τάσεως στίς υπόλοιπες καταναλώσεις, πού είναι συνδεμένες στό ίδιο ήλεκτρικό δίκυτο μέ τόν κινητήρα.

Στό τύμπανο τού δρομέα υπάρχει τό τύλιγμα τού κλωβού τό δόποι δέν συνδέεται ήλεκτρικά μέ κανένα είδος ήλεκτρικής πηγής. Τό γεγονός αύτό άπλουστεύει τήν κατασκευή τών κινητήρων και περιορίζει στό έλαχιστο τή συντήρησή τους. Ό στάτης φέρει τριφασικό τύλιγμα, δηπως οι έναλλακτήρες και οι σύγχρονοι κινητήρες μέ στρεφόμενους πόλους. Τά άκρα τών τυλιγμάτων τών τριών φάσεων καταλήγουν στό κιβώτιο άκροδεκτον μέ τή σειρά δηπως, φαίνεται στό σχήμα 24.3β.

Γιά τόν περιορισμό τής έντασεως τού ήλεκτρικού ρεύματος έκκινησεως σέ κινητήρες ισχύος πάνω από 1,1 kW, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μέθοδοι έκκινησεως:

- 'Έκκινηση μέ διακόπτη διστέρα-τρίγωνο (χειροκίνητος ή αυτόματος).
- 'Έκκινηση μέ άντιστάσεις (χειροκίνητο σύστημα ή αυτόματο).
- 'Έκκινηση μέ αυτομεταχωμποτές.

Άπο τή χαρακτηριστική $T = F(S)$ (σχ. 24.3α) παρατηρεῖται ότι δταν ή διοισθήση είναι 20% περίπου, έχομε άναπτυξή τής μεγαλύτερης ροπής στρέψεως ($T_{μεγ}$) στόν κινητήρα. "Όταν τό φορτίο αύξηθει πέρα από τήν $T_{μεγ}$ τότε δι κινητήρας σταματά απότομα. Γι' αυτό ή $T_{μεγ}$ ονομάζεται και **ροπή άνατροπής**. Στό τμήμα τής χαρακτηριστικής $T = F(S)$ από τό σημείο τής $T_{μεγ}$ και πρός τά άριστερά, ή λειτουργία τού κινητήρα χαρακτηρίζεται ώς **εύσταθής**. Δηλαδή σέ δηποιαδηποτε μεταβολή τού φορτίου στήν περιοχή αύτή, προκαλεῖται αύτόματα μεταβολή τών στροφών γιά νά έχομε ταυτόχρονη προσαρμογή τού παρεχόμενου κινητήριου έργου από τόν κινητήρα πρός τίς άπαιτήσεις τού φορτίου.

24.4 Άσκήσεις.

1. a) Άπο τούς τριφασικούς κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα πού θά σᾶς διθούν στό έργαστήριο και από τά στοιχεία τών πινακίδων τους, άναγνωρίστε έκείνο πού είναι κατάλληλο (σέ ισχύ και τάση λειτουργίας) γιά νά συνδεθεῖ απ' εύθειας στό ήλεκτρικό δίκυτο τής ΔΕΗ (380V) χωρίς κανένα βοηθητικό μέσο έκκινησεως.


β) Σημειώστε τά στοιχεία του στό τετράδιο σας και έξηγηστε τούς λόγους πού σᾶς δύκηγησαν στήν έκλογή πού κάνατε.

γ) Άποσυναρμολογήστε τόν κινητήρα και μέ τή βοήθεια ένος ώμόμετρου (Μέγγερ) ή ένδεικτικού λαμπτήρα έλεγχε τή συνέχεια τών τυλιγμάτων τών τριών φάσεων τού κινητήρα δηπως στό σχήμα 24.4a.


Μέ τόν έλεγχο αύτό διαπιστώνομε ότι τά άκρα τής 1ης φάσεως έχουν συνδεθεῖ στήσ θέσεις U-X, τής 2ης φάσεως στή θέση V-Y και τής 3ης φάσεως στήσ θέσεις W-Z.

δ) Στή συνέχεια έλεγχε τή μόνωση μεταξύ τών τυλιγμάτων τών φάσεων και τών τυλιγμάτων τών φάσεων μέ τό «σώμα» τού κινητήρα (γείωση) δηπως στό σχήμα 24.4β.

ε) Περιγράψτε συνοπτικά στό τετράδιο σας τίς ένέργειες και τούς χειρισμούς, πού πραγματοποιήσατε στήν άσκηση και διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας.

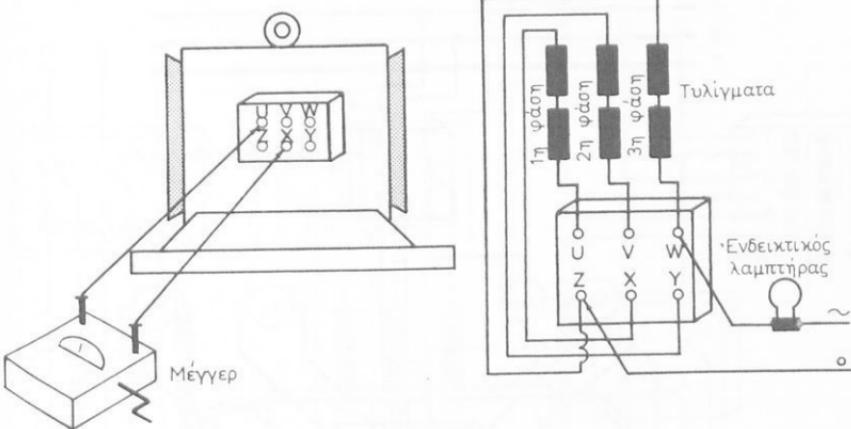


Σχ. 24.4α.
Έλεγχος τής συνέχειας τῶν τυλιγμάτων.

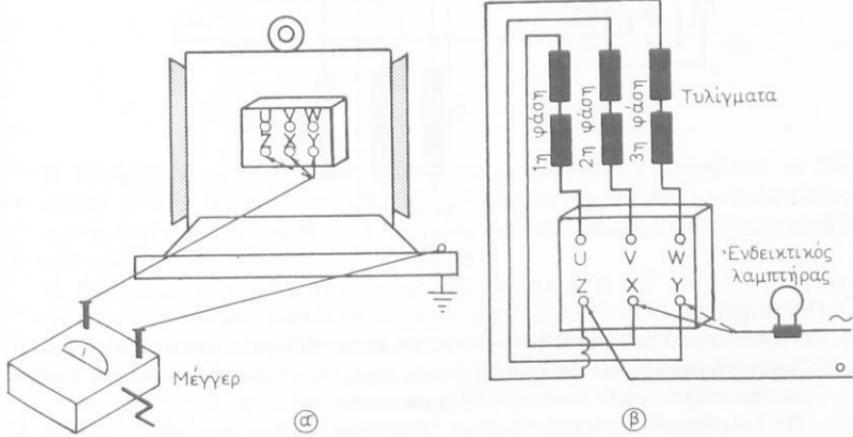

Σχ. 24.4β.

α) Έλεγχος γειώσεως τυλιγμάτων. β) Έλεγχος μονώσεως μεταξύ τῶν τυλιγμάτων.


2. α) Άναγγωρίστε τά τυλίγματα τῶν τριῶν φάσεων τοῦ κινητήρα (ισχύος μικρότερης άπό 2PS), πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστήριο. Συνδέστε τά τυλίγματα σέ άστέρα καί πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τῶν όργάνων ἐλέγχου του ὅπως στό σχῆμα 24.4γ. Ή σύνδεση τοῦ κινητήρα γίνεται ἀπ' εύθειας στό ήλεκτρικό δίκτυο λόγω τῆς μικρῆς ισχύος του.
 β) Τροφοδοτήστε τόν κινητήρα μέ ήλεκτρικό ρεῦμα κλείνοντας τό διακόπτη Δ.

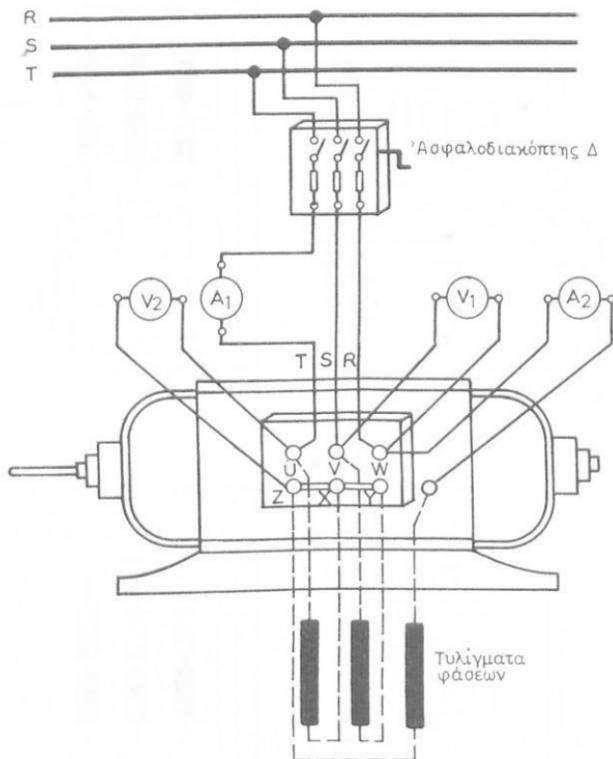

Σχ. 24.4γ.

Παρατηρήστε ότι:

- Τό ήλεκτρικό ρεύμα κατά τήν έκκινηση είναι πολύ μεγάλο σέ σχέση με τό ήλεκτρικό ρεύμα πού άπορροφά ό κινητήρας σέ σταθερή λειτουργία. Πρέπει νά προσέξετε στήν έκλογή τών άμπερομέτρων.
- Ή ̄νδειξη τού άμπερομέτρου A_1 (ήλεκτρικό ρεύμα γραμμής) είναι ίδια μέ τήν ̄νδειξη τοῦ A_2 (ήλεκτρικό ρεύμα στό τύλιγμα μιᾶς φάσεως).
- Ή ̄νδειξη τοῦ βολτόμετρου V_1 (πολική τάση) είναι 1,73 φορές μεγαλύτερη από τήν ̄νδειξη τοῦ βολτόμετρου V_2 (φασική τάση).
- γ) Σταματήστε τόν κινητήρα και άφου σχεδιάσετε τή συνδεσμολογία τής άσκήσεως στό τετράδιο σας, διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας.
- 3. a) Σέ κινητήρα όμοιο μέ έκείνο τής άσκήσεως 2, πραγματοποιήστε διαδοχικά τίς δύο συνδεσμολογίες τών τυλιγμάτων του στό κιβώτιο άκροδεκτών όπως στό σχήμα 24.4δ (1) άντιστρέφοντας κάθε φορά τή σειρά τών φάσεων R, S, T.

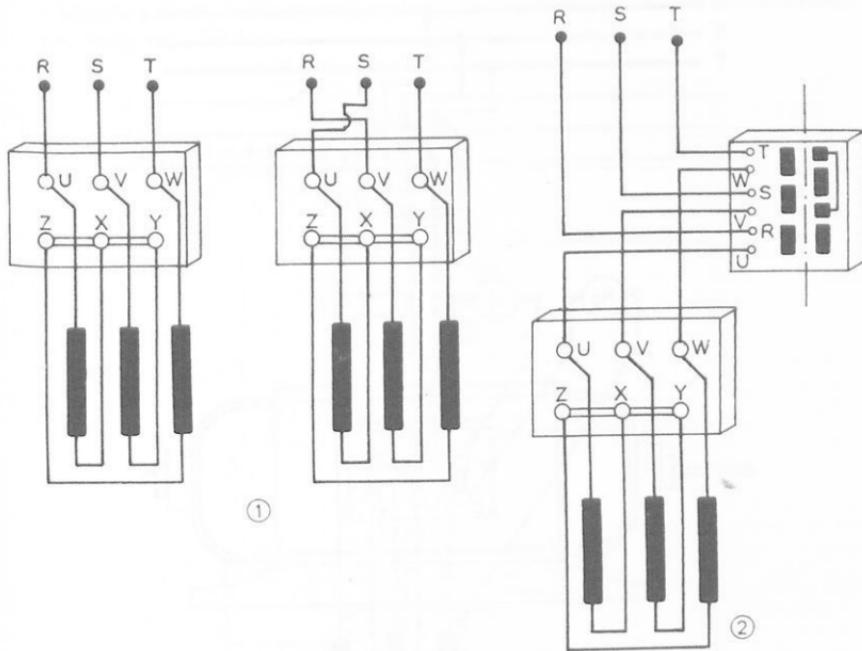

Σχ. 24.46.

β) Τροφοδοτήστε καί τίς δύο φορές τόν κινητήρα άπ' εύθειας άπό τό ήλεκτρικό δίκτυο. Διαπιστώστε πώς μέ τήν άλλαγή τής σειρᾶς τροφοδοτήσεως τών τυλιγμάτων τών φάσεων, έπιτυγχάνεται ή άλλαγή τής φορᾶς περιστροφῆς τοῦ κινητήρα.

γ) Έπαναλάβετε τήν άλλαγή τῆς φορᾶς περιστροφῆς τοῦ κινητήρα χρησιμοποιώντας τόν ειδικό διακόπτη άλλαγής φορᾶς [σχ. 24.46 (2)].

δ) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τίς συνδεσμολογίες τής άσκήσεως καί σημειώστε τά χαρακτηριστικά τοῦ κινητήρα καί τών συσκευών πού χρησιμοποιήσατε.

Διατυπώστε στό τετράδιό τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας.

4. a) Άπο τούς τριφασικούς κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα πού θά σας δοθούν στό έργαστριο, διαλέξτε τόν κατάλληλο μέ τόν διπολού μπορούν νά συνδεθούν τά τυλίγματα τών φάσεων του σέ τρίγωνο γιά νά λειτουργήσει στό δίκτυο τής ΔΕΗ (380 V). (Η ίσχυς του πρέπει νά είναι μικρότερη άπό 2PS). Σημειώστε τά χαρακτηριστικά του στοιχεία στό τετράδιό σας.


- β) Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 24.4ε καί τροφοδοτήστε τόν κινητήρα μέ ήλεκτρικό ρεύμα κλείνοντας τό διακόπτη Δ.

Παρατηρήστε οτι:

- Τό ήλεκτρικό ρεύμα κατά τήν έκκινηση τοῦ κινητήρα είναι μεγαλύτερο άπό τό άντιστοιχο στή συνδεσμολογία τοῦ κινητήρα σέ άστέρα (ένδειξεις άμπερού A₁, βλέπε σκηνή 2).

μέ τόν κατάλληλο διακόπτη άστέρα-τρίγωνο (Υ-Δ) και πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 24.4c.

β) Τροφοδοτήστε τόν κινητήρα μέ ήλεκτρικό ρεύμα κλείνοντας τόν άσφαλειο-διακόπτη. Θέστε σέ κίνηση τόν κινητήρα στρέφοντας τό διακόπτη Υ-Δ στή θέση Υ (άστέρα). Σημειώστε άμεσως τίς ένδείξεις τοῦ βολτόμετρου (V) και τοῦ άμπερόμετρου (A).

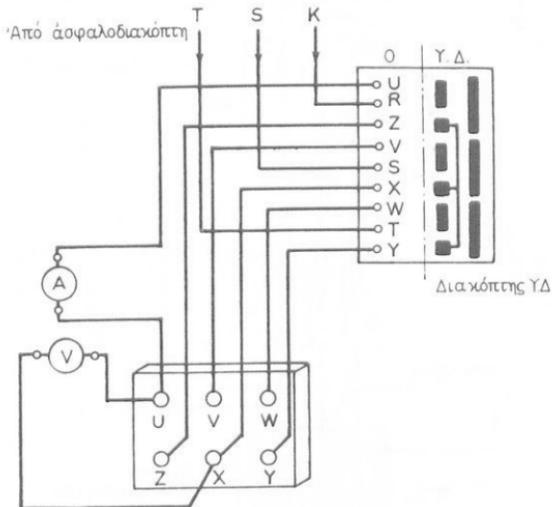

Σχ. 24.4c.

Κιβώτιο άκροδεκτῶν κινητήρα.

Συνεχίστε περιστρέφοντας τό διακόπτη στή θέση Δ (τρίγωνο). Σημειώστε πάλι τίς ένδείξεις τῶν όργάνων (V) και (A). Συγκρίνετε αύτές τίς ένδείξεις μέ έκείνες τοῦ διακόπτη στή θέση Υ.

γ) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τή συνδεσμολογία τῆς άσκήσεως. Έξηγήστε τό ποιού όφειλονται οι διαφορετικές ένδείξεις τῶν όργάνων (A) και (V) στίς δύο θέσεις τοῦ διακόπτη άστέρα-τριγώνου. Συγκρίνετε τά άποτελέσματα τῆς άσκήσεως μέ έκείνα τῆς άσκήσεως 5. Διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας.

7. a) Στόν ξένονα ένός άπό τούς κινητήρες πού χρησιμοποιήσατε στίς προηγούμενες άσκήσεις συνδέστε δυναμοπέδη καί στό κύκλωμα τροφοδοτησέως του μέ ήλεκτρικό ρεύμα ἔνα συνημιτονόμετρο (συνφ). Πρίν άπό κάθε ένέργειά σας σχεδιάστε τή συνδεσμολογία τῆς άσκήσεως καί σημειώστε τά χαρακτηριστικά στοιχεῖα τοῦ κινητήρα τῶν όργάνων καί συσκευῶν στό τετράδιό σας. Θέστε σέ κίνηση τόν κινητήρα μέ τήν ίδια διαδικασία πού κάνατε σέ προηγούμενη άσκηση. Ρυθμίστε τό φορτίο τοῦ κινητήρα μέ τή δυναμοπέδη ὥστε ή περιφερειακή δύναμη F_o νά άντιστοιχεῖ στίς άκόλουθες τιμές φορτίσεως:

$$- F_o = \text{Λειτουργία χωρίς φορτίο}$$

- $F_1 = 1/2$ τοῦ ὀνομαστικοῦ φορτίου τοῦ κινητήρα.
 — F_3 = φορτίο ἀνατροπῆς (σ' αὐτό τὸ φορτίο ὁ κινητήρας σταματᾷ ἀπότομα).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 24.4.1

'Ακτίνα τροχαλίας $r = \dots\dots$ m Πολική τάση $U = \dots\dots$ V, $n_s = \dots\dots \sigma_{\alpha\phi}/\text{min}$			
Δυνάμεις φορτίου F σέ kg	σέ στρ/τρ/τούν	Ρεῦμα γραμμῆς σέ A	συνφ
.....
.....
.....

Σέ κάθε μιά ἀπό τίς παραπάνω φορτίσεις μετρήστε τίς ἀντίστοιχες στροφές τοῦ κινητήρα (μέ στροφόμετρο), τήν ἡλεκτρική ἐνταση τοῦ ρεύματος γραμμῆς πού ἀπορροφᾶ ὁ κινητήρας ἀπό τὸ ἡλεκτρικό δίκτυο καὶ τό συντελεστή ισχύος (συνφ). Καταχωρήστε τίς μετρήσεις σας στόν πίνακα ἀποτελεσμάτων 24.4.1.

β) Ἀπό τόν πίνακα ἀποτελεσμάτων 24.4.1 ὑπολογίστε:

- Τή ροπή στρέψεως, πού εἶναι: $T = F \cdot r$
- Τήν ἀποδιδόμενη μηχανική ισχύ, πού εἶναι:
 $N = 0,0107 \cdot n \cdot T$ σέ W (T σέ kpm)

$$— \text{Tή διολίσθηση, πού εἶναι: } S\% = \frac{n_s - n}{n_s} \cdot 100\%$$


— Τήν ἀπορροφούμενη ἡλεκτρική ισχύ, πού εἶναι: $N_1 = 1,73 \cdot U \cdot I \cdot \text{συνφ}$ καὶ

$$— \text{Tό βαθμό ἀποδόσεως, πού εἶναι: } n\% = \frac{N}{N_1} \cdot 100\%$$

Τά ἀποτελέσματα τῶν ὑπολογισμῶν σας καταχωρῆστε τα στόν πίνακα ἀποτελεσμάτων 24.4.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 24.4.2

Δυνάμεις φορτίου	T σέ (kgm)	N σέ (W)	S%	N_1 σέ (w)	n%
.....
.....
.....
.....

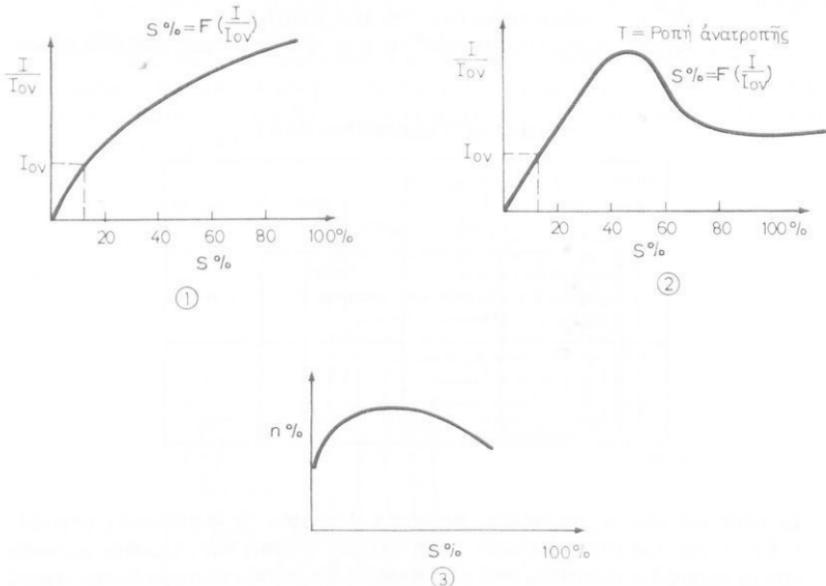

Σχ. 24.4η.

γ) Μέ τή βοήθεια των πινάκων άποτελεσμάτων 24.4.1 και 24.4.2 χαράξτε τίς χαρακτηριστικές:

$$S\% = F\left(\frac{I}{I_{ov}}\right) \quad S\% = F\left(\frac{T}{T_{ov}}\right) \quad S\% = F(\eta\%) \text{ (σχ. 24.4η)}$$


δ) Συμπληρώστε στό τετράδιο σας τό ύπόλοιπο άπό τήν άσκήση. Διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπερασματά σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

25.1 Γενικά.

Κατασκευαστικά οι κινητήρες αύτοί ζεχωρίζουν από τούς κινητήρες βραχυκλωμένου δρομέα μόνο ως πρός τήν κατασκευή τού δρομέα. "Όπως είναι γνωστό, ο δρομέας τών κινητήρων αύτών φέρει συνήθως τριφασικό τύλιγμα, δημιουργούμενο από τριφασικής συνήθειας ψηλήρες (έκκινησης) (σχ. 25.1).

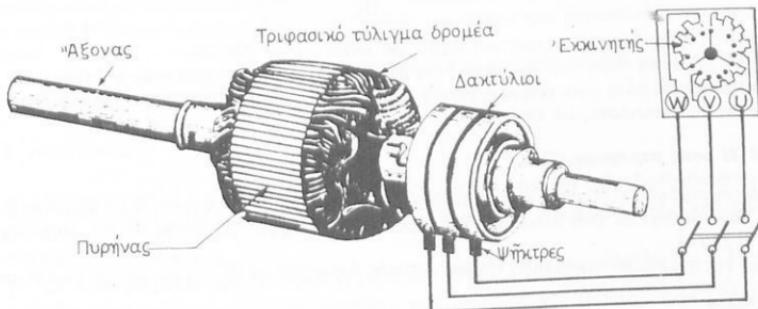

Σχ. 25.1.

Ο άριθμός των μαγνητικών πόλων, πού σχηματίζονται διατάξιμα στο τύλιγμα τού δρομέα είναι ρευματοδότης, είναι πάντοτε ίδιος με τόν άριθμό των πόλων τού τυλίγματος τού στάτη.

25.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής λειτουργίας τών κινητήρων με δακτύλιους.

25.2.1 Η πολική τάση.

Αναπτύσσεται στό τύλιγμα τού δρομέα (U_2) κατά τή στιγμή τής έκκινησεως τού κινητήρα. Είναι:

$$U_2 = U \frac{W_2}{W_1}$$

"Όπου: U ή πολική τάση τού ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοτήσεως τού κινητήρα και W_1 και W_2 ο άριθμός των άγωγών τών τυλίγματων στάτη και δρομέα αντίστοιχα.

"Η πολική τάση U_2 , διατάξιμη στον κινητήρας λειτουργεῖ με διολίσθηση σ γίνεται:

$$U_{2S} = S \cdot U_2 \quad (\text{άντιστοιχη φασική τάση } U_{\Phi_{2S}} = U_{2S} / 1,73)$$

25.2.2 Η συχνότητα τού ηλεκτρικού ρεύματος στό δρομέα.

Κατά τήν έκκινηση $f_2 = f$, δημιουργούμενη στό τύλιγμα τού κινητήρας λειτουργεῖ με διολίσθηση σ γίνεται:

τήρα. Γιά λειτουργία με διολίσθηση (s) έχομε $f_{2_s} = s \cdot f$. Έπομένως και ή αύτεπαγωγική άντισταση τού τυλίγματος τού δρομέα γίνεται $X_{2_s} = s \cdot X_2$ (τή στιγμή έκκινήσεως τού κινητήρα είναι $X_2 = L_2 \omega_2$).

25.2.3 Η ένταση τού ήλεκτρικού ρεύματος στό δρομέα II₂.

Η ένταση τού ήλεκτρικού ρεύματος (I₂) στό δρομέα τού κινητήρα είναι:

$$I_2 = \frac{U_2}{1.73 \sqrt{\left(\frac{R_\delta}{S}\right)^2 + X_2^2}}$$

όπου: R_δ ή συνολική άμική άντισταση τού τυλίγματος τού δρομέα τού κινητήρα και μέρος άπο τή ρυθμιστική άντισταση τού έκκινητη (R_δ = R₂ + R_ε).

Κατά τήν έκκινηση τού κινητήρα, πού είναι s = 1, έχομε τή μεγαλύτερη τιμή τού I₂. Η ένταση τού ήλεκτρικού ρεύματος έκκινήσεως μπορεί νά περιορισθεί μέ τή σύνδεση τών άντιστάσεων τού έκκινητη σέ σειρά μέ τα τυλίγματα τών φάσεων τού δρομέα. Ο ύπολογισμός τού ήλεκτρικού ρεύματος έκκινήσεως γίνεται μέ μεγάλη προσέγγιση άπο τή σχέση:

$$I_{2_{ek}} = \frac{650 \cdot N}{U_2} \quad (\text{A})$$


όπου: N ή άποδιδόμενη όνομαστική ισχύς τού κινητήρα σέ kW και

U₂ ή πολική ταση τού δρομέα μέ τις ψήκτρες άνυψωμένες άπο τούς δακτύλιους.


Τη πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη, γιατί άπο τήν τιμή I_{2_{ek}} καθορίζεται ή διατομή τών άγωγών πού συνδέουν τίς άντιστάσεις μέ τις ψήκτρες.

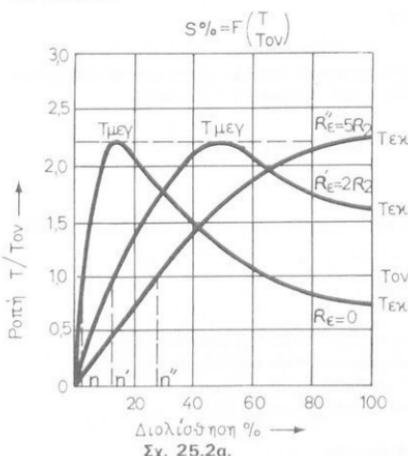25.2.4 Η ροπή στρέψεως (T).

Τη ροπή στρέψεως (T) στούς κινητήρες αύτούς έπερεάζεται άπο τήν τιμή τής ρυθμιστικής άντιστάσεως πού είσερχεται στό κύκλωμα τού δρομέα. Στό σχήμα 25.2α φαίνονται χαρακτηριστικά $S\% = F\left(\frac{T}{T_{ov}}\right)$ γιά διάφορες τιμές τής ρυθμιστικής άντιστάσεως (R_ε) πού είσερχεται στό κύκλωμα τού δρομέα.



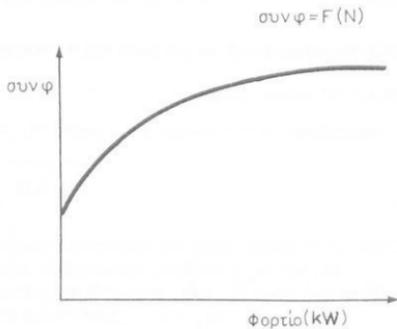Μεταβολή τής ροπής σε κινητήρα μέ δακτύλιους γιά διάφορες τιμές τής ρυθμιστικής άντιστάσεως R_ε.



Χαρακτηριστική συνφ = F (N).

Από τη μορφή των χαρακτηριστικών αύτων παρατηρούμε ότι οσο αυξάνομε τήν άντισταση (R_E) στο κύκλωμα τού δρομέα τόσο μεγαλώνει ή ροπή έκκινησεως τού κινητήρα. Ή μέγιστη ροπή T (ροπή άνατροπής) έπιτυχανεται σε μεγαλύτερη διολίσθηση (s), ή δέ διολίσθηση τού κινητήρα γιά κανονικό φορτίο αύξανει (δηλαδή μειώνεται ο ονομαστικός άριθμός στροφών τού κινητήρα n_{ov}).

25.2.5 Όσ συντελεστής ισχύος (συνφ) τού κινητήρα.

Έχαρται από τις μεταβολές τού φορτίου του. Στήν κανονική φόρτιση φθάνει τό 0,80-0,90. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί χωρίς φορτίο τό συνφ έχει πολύ μικρή τιμή (σχ. 25.2β).

25.2.6 Μεταβολή τής τάσεως τροφοδοτήσεως.

Σημαντική έπιδραση στή λειτουργία τού κινητήρα μέ δακτύλιους άσκεται από τή μεταβολή τής τάσεως τροφοδοτήσεώς του. Όταν ή συνχότητα τού ηλεκτρικού ρεύματος παραμένει σταθερή.


Η άναπτυσσόμενη ροπή στόν αζόνα τού κινητήρα και ίδιαίτερα η ροπή έκκινησεως και ανατροπής, μεταβάλλονται μέ τό τετράγωνο τής τάσεως τροφοδοτήσεως τού δικτύου, έννη ή ένταση τού ήλεκτρικού ρεύματος έκκινησεως μεταβάλλεται άναλογα μέ τήν τάση τού δικτύου. Όταν ή τάση τού δικτύου ή όποια τροφοδοτεί τό κινητήρα και ή άνθισταμενη ροπή τού φορτίου τού κινητήρα παραμένουν σταθερές, η ισχύς τού κινητήρα καθώς και ή ταχύτητα περιστροφής τού δρομέα του αύξανονται. Η ένταση τού ηλεκτρικού ρεύματος πού απορροφά ο κινητήρας και ή θερμοκρασία του σ' αύπται. Η ένταση τού κινητήρα καθώς και ή ταχύτητα περιστροφής τού δρομέα του σεως τροφοδοτήσεως, ή ισχύς τού κινητήρα καθώς και ή ταχύτητα περιστροφής τού δρομέα του μειούνται.

Η ένταση τού ηλεκτρικού ρεύματος τροφοδοτήσεως τού κινητήρα και ή θερμοκρασία του αύξανονται στήν άντιθετη περίπτωση.

25.3 Άσκήσεις.

1. α) Αναγνωρίστε στόν κινητήρα μέ δακτύλιους πού θά σᾶς δοθοῦν στό έργα- στήριο, τό τύλιγμα τού δρομέα, τό σύστημα τού ψηκτροφορέα και τήν άντι- σταση τού έκκινητη.

β) Μέ ένα μέγγερ (ώμομετρο) ή μέ ένδεικτικό λαμπτήρα, έλεγχτε τή μόνωση μεταξύ τῶν τυλιγμάτων τῶν φάσεων τού δρομέα και μεταξύ τῶν τυλιγμάτων και τού πυρήνα τού δρομέα (σχ. 25.3α).

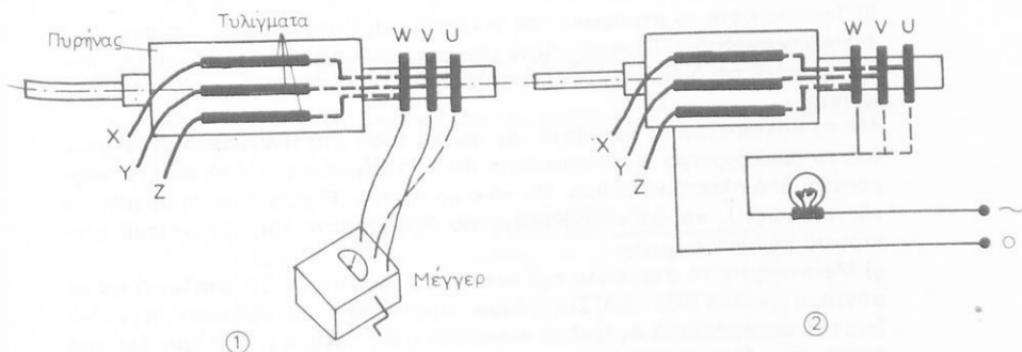


Σχ. 25.3α.

1) Έλεγχος τής μονώσεως μεταξύ τῶν τυλιγμάτων τῶν φάσεων. 2) Έλεγχος γιά γείωση τού τυλιγμάτων.

γ) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τίς άντιστοιχες συνδεσμολογίες πού πραγματοποιήσατε και διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας.

2. a) Μέ τό δακτυλιοφόρο κινητήρα, τίς συσκευές έλέγχου και τά δημιουργά πού θά σάς δοθούν στό έργαστρο, πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία του σχήματος 25.3β.

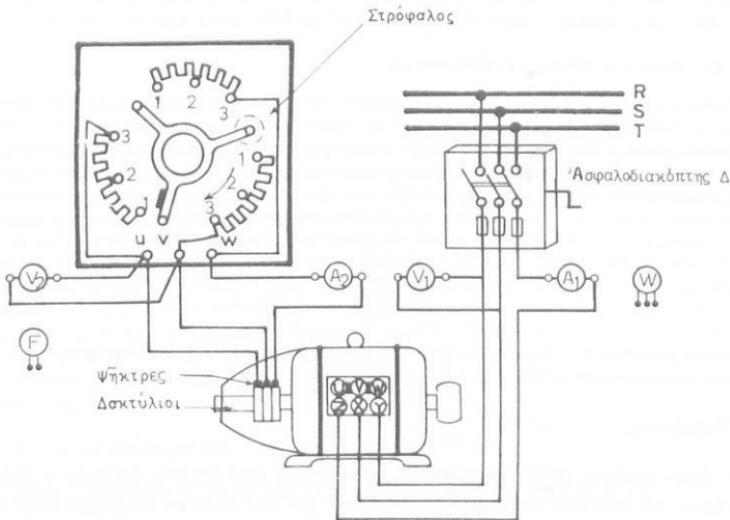

Σχ. 25.3β.
Σύνδεση δακτυλιοφόρου κινητήρα σε δίκτυο.

β) Τοποθετήστε τό στρόφαλο τού έκκινητή στή θέση Ο (οι άντιστάσεις είναι έκτος κυκλώματος). Τροφοδοτήστε τόν κινητήρα μέ ήλεκτρικό ρεῦμα κλείνοντας τό διακόπτη Δ. Ό κινητήρας στή θέση αύτή τού στροφάλου δέν τίθεται σε κίνηση.

Μέ τό βολτόμετρο V_2 μετρήστε τήν πολική τάση στά τυλίγματα τού δρομέα. Μέ τό άμπερόμετρο A_2 διαπιστώστε οτι τά τυλίγματα τού δρομέα δέν διαρρέονται από ήλεκτρικό ρεῦμα. Μέ τό συχνόμετρο (F) μετρήστε τή συχνότητα τής τάσεως U_2 και μέ τό άμπερόμετρο A_1 μετρήστε τήν ένταση τού ήλεκτρικού ρεύματος I_0 .

γ) Μετακινήστε τό στρόφαλο τού έκκινητή στίς θέσεις 1,2,3 σταδιακά και σέ σύντομο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως παρατηρήστε και σημειώστε τίς ένδείξεις στά άμπερόμετρα A_1 (ρεῦμα έκκινησεως) A_2 (ρεῦμα I_2 στό δρομέα), στό βολτόμετρο V_2 και στό συχνόμετρο (F).

δ) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τή συνδεσμολογία τής άσκήσεως. Διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας γιά τίς μεταβολές τών ένδείξεων τών άργανων έλέγχου μέ τή μετακίνηση τού στροφάλου τού έκκινητή.

3. a) Συνδέστε στόν αξονα του κινητήρα της άσκήσεως 2 δυναμοπέδη. Τροφοδοτήστε τόν κινητήρα μέχρι ηλεκτρικό ρεύμα από τό δίκτυο.

Μετακινήστε τό στρόφαλο του έκκινητη σταδιακά:

Θέση 1: 'Ολόκληρη ή άντισταση R_e του έκκινητη σέ σειρά στό τύλιγμα κάθε φάσεως του δρομέα.

Θέση 2: Μέρος της άντιστασεως R_e σέ σειρά στό τύλιγμα κάθε φάσεως.

Θέση 3: 'Η R_e έκτος κυκλώματος των φάσεων των τυλιγμάτων.

Για κάθε θέση τού στροφάλου 1,2,3 της R_e διατηρήστε τήν περιφερειακή δύναμη (F) της δυναμοπέδης σταθερή και μετρήστε μέχρι ένα στροφόμετρο τίς στροφές του δρομέα του κινητήρα, τήν τάση U_2 , τήν ένταση I_2 , τήν ένταση I_1 και τήν πραγματική ισχύ (N) πού άναρροφάται από τό ηλεκτρικό δίκτυο (μέτρο βαττόμετρο (W) (σχ. 25.3β).

Σημειώστε τά άποτελέσματα των μετρήσεων στόν πίνακα άποτελεσμάτων 25.3.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 25.3.1

		Τάση τροφοδοτήσεως		$U_1 = \dots$ σταθερή			
		Περιφερειακή δύναμη δυναμοπέδης $F = \dots$ σταθερή					
R_e	n	U_2	I_2	I_1	N_1		
R_{e_0}							
R_{e_1}							
R_{e_2}							
R_{e_3}							

β) Άπο τίς τιμές του πίνακα άποτελεσμάτων 25.3.1 ύπολογίστε σέ κάθε μεταβολή της R_e τή διολίσθηση $s\%$, τή συχνότητα $f_2 = s \cdot f$, τή σταθερή

άνθιστάμενη ροπή $T_a = F \cdot r$ καθώς και τό συνφ₁ = $\frac{N_1 (\text{πραγματική})}{N_\phi (\text{φαινομένη})}$.

Σημειώστε τά άποτελέσματα των ύπολογισμῶν σας στόν πίνακα άποτελεσμάτων 25.3.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 25.3.2

'Aktína τροχαλίας δυναμοπέδης $r = \dots$ σταθερή			
$T_a = \dots$ σταθερή			
R_e	$s\%$	f_2	συνφ ₁

γ) Τοποθετήστε τό στρόφαλο της ρυθμιστικής άντιστάσεως R_e σταθερά στή θέση 1 καί μεταβάλλετε τό φορτίο της δυναμοπέδης. Κάνετε τήν ίδια έργασία καί γιά τίς θέσεις 2 καί 3 τοῦ στροφάλου της R_e . Γιά κάθε θέση τοῦ στροφάλου της R_e σημειώστε στόν πίνακα άποτελεσμάτων 25.3.3 τίς μεταβολές της περιφερειακής δυνάμεως (F) της δυναμοπέδης, τίς έντασεις I_1 καί I_2 , τήν ίσχύ N , καί τίς στροφές τοῦ δρομέα n .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 25.3.3

'Ακτίνα τροχαλίας δυναμοπέδης $r = \dots\dots$					
$U_1 = \dots\dots$ σταθερό					
Γιά $R_{e_1} = \text{σταθερό}$			Γιά $R_{e_2} = \text{σταθερό}$	Γιά $R_{e_3} = \text{σταθερό}$	
F	T	I_1	I_2	N_1	n
F_1					
F_2					
F_3					


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

26.1 Γενικά.

Όπως και στούς άσύγχρονους τριφασικούς κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα, έτσι και έδω, ή αρχή λειτουργίας των άσύγχρονων μονοφασικών κινητήρων με βραχυκυκλωμένο δρομέα βασίζεται στην άρχη της έπαγωγής.

Τό στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, γύρω από τούς άγωγούς του τυλίγματος κλωβοῦ τοῦ δρομέα, έπιπτυγχάνεται άπό δύο έναλλασσόμενα μαγνητικά πεδία των οποίων οι διευθύνσεις είναι κάθετες και παρουσιάζουν διαφορά φάσεως 90° . Γιά τό σκοπό αύτό στά αύλακια τοῦ στάτη τοῦ κινητήρα άναπτύσσονται δύο τυλίγματα, έτσι ώστε οι άμαδες τοῦ ένός τυλίγματος νά άπεχουν άπό τις άμαδες τοῦ άλλου τυλίγματος κατά $\frac{1}{2}$, τοῦ πολικού βήματος (σχ. 26.1).

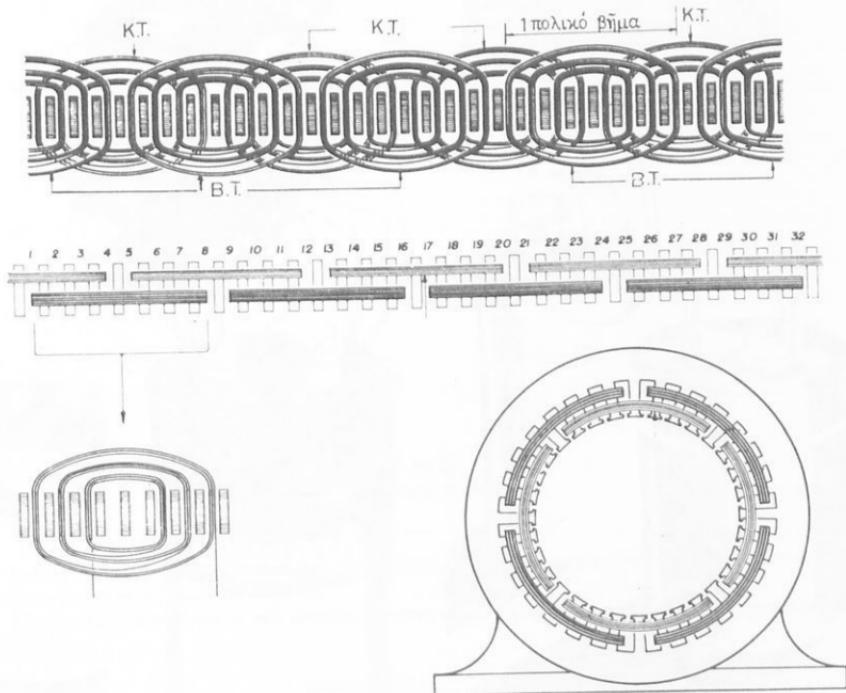

Σχ. 26.1.


Τυλίγματα άσύγχρονου μονοφασικοῦ κινητήρα.
B.T. = Βοηθητικό τύλιγμα. K.T. = Κύριο τύλιγμα.

Τό ένα τύλιγμα όνομάζεται **κύριο τύλιγμα** (Κ.Τ.) καί τροφοδοτεῖται μέ δηλεκτρικό ρεῦμα σέ δή τή διάρκεια τῆς λειτουργίας τοῦ κινητήρα, ένω τό άλλο τύλιγμα όνομάζεται **βοηθητικό** (Β.Τ.) καί χρησιμοποιεῖται μόνο για τήν έκκινηση τοῦ κινητήρα καί μέχρι νά άναπτύξει δό δρομέας του τόν όνομαστικό άριθμό στροφών του.

Τό βοηθητικό τύλιγμα διαφέρεται από δηλεκτρικό ρεῦμα, πού έχει διαφορά φάσεως 90° από τό ρεῦμα πού διαφέρει τό κύριο τύλιγμα. Έτσι καί ή άντιστοιχη διαφορά φάσεως τῶν μαγνητικῶν πεδίων πού δημιουργοῦν αυτά τά δηλεκτρικά ρεῦματα είναι 90° . Για νά έπιπτομε τή διαφορά φάσεως τῶν 90° μεταξύ τῶν δηλεκτρικών ρευμάτων τῶν δύο τυλιγμάτων (βοηθητικό καί κύριο) συνδέομε σέ σειρά μέ τό βοηθητικό τύλιγμα ένα πυκνωτή. Οι κινητήρες αυτοί όνομάζονται μονοφασικοί άσυγχρονοι κινητήρες μέ **πυκνωτή έκκινησεως**. Συνδέομε σέ σειρά μέ τό βοηθητικό τύλιγμα καί **άντισταση έκκινησεως**. Οι κινητήρες αυτοί όνομάζονται μονοφασικοί άσυγχρονοι κινητήρες μέ **άντισταση έκκινησεως**.

26.2 Κινητήρες μέ πυκνωτή έκκινησεως.

Ή ισχύς τῶν κινητήρων αυτῶν φθάνει μέχρι $1,5 \text{ kW}$. Χρησιμοποιοῦνται περισσότερο από τά άλλα είδη τῶν μονοφασικών κινητήρων, γιατί παρουσιάζουν δημιένα πλεονεκτήματα. Βασικά έπιπτογχάνουν μεγαλύτερη ροπή έκκινησεως καί καλύτερο συντελεστή ίσχύος (συνφ.).


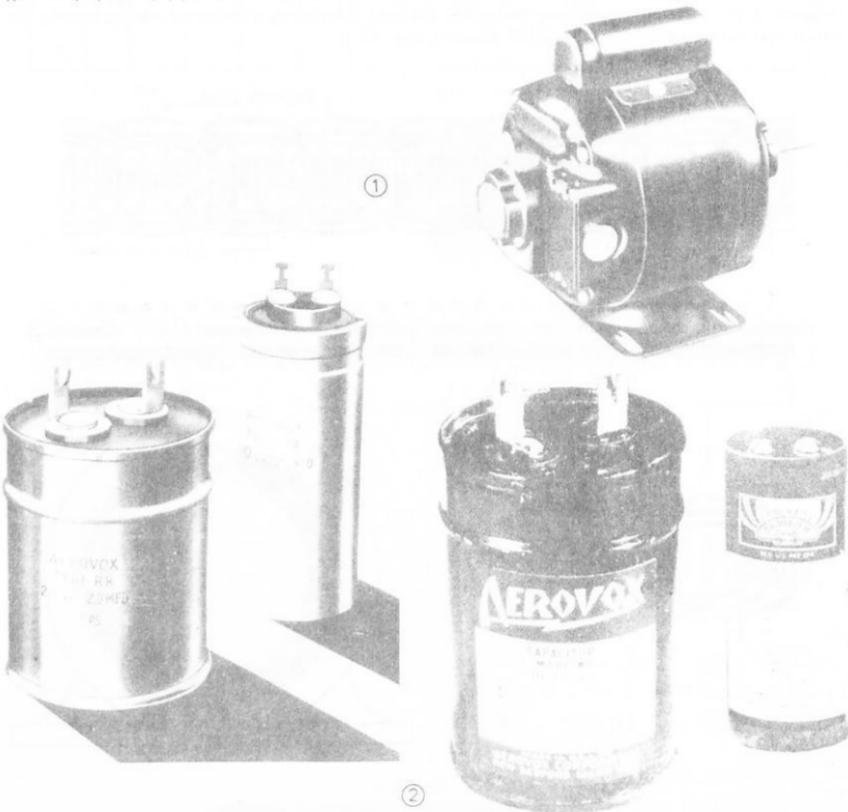


Σχ. 26.2a.
1) Κινητήρας μέ πυκνωτή. 2) Πυκνωτές έκκινησεως.


Οι κινητήρες αύτοί εύκολα ξεχωρίζουν άπό τά ãλλα εϊδη τών κινητήρων, γιατί ο πυκνωτής έκκινησεως είναι τοποθετημένος συνήθως στό κέλυφος τοῦ στάτη τους.

Στό σχήμα 26.2α φαίνονται ἔνας κινητήρας τοῦ είδους αύτοῦ (1) καὶ συνηθισμένοι τύποι πυκνών τῶν έκκινησεως (2).

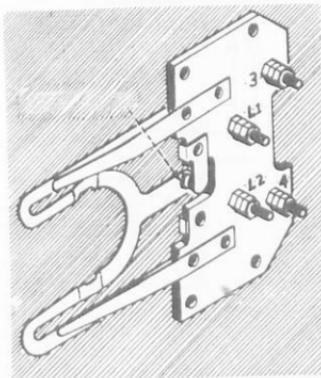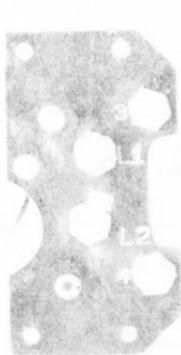Ἐπίσης ξεχωρίζουν στήν κατασκευή τους καὶ άπό τό φυγοκεντρικό διακόπτη (σχ. 26.2β). Πρόκειται γιά ἔνα ειδικό ἔξαρτημα τοῦ ὅποιον ἡ λειτουργία ἔξαρτᾶται ἀπό τή φυγόκεντρη δύναμη πού ἀναπτύσσεται κατά τήν περιστροφή τοῦ δρομέα τοῦ κινητήρα.



Περιστρεφ. ἔξαρτημα

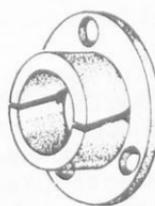

Μόνιμο ἔξαρτημα

Σχ. 26.2β.
Φυγοκεντρικός διακόπτης.

Στό σχῆμα 26.2γ φαίνεται ἡ συνδεσμολογία τῶν τυλιγμάτων τοῦ κινητήρα μέ τό φυγοκεντρικό διακόπτη καὶ τόν πυκνωτή έκκινησεως.

Τά ãκρα τῶν τυλιγμάτων στούς κινητήρες αύτούς συμβολίζονται σύμφωνα μέ τούς παρακάτω κανονισμούς:

Γερμανικοί V.D.E. Ἀγγλικοί B.S. Ἀμερικανικοί A.S.S.

Κύριο τύλιγμα: -

U - V

A₁ - A₁


T₁ - T₃

Βοηθητικό τύλιγμα:

W - Z

Z₁ - Z₂

T₂ - T₄

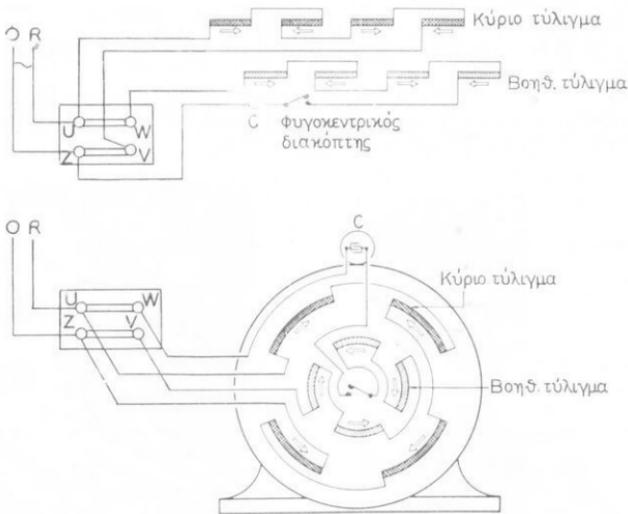


Σχ. 26.2γ.

Συνδεσμολογία τυλιγμάτων και φυγοκεντρικού διακόπτη σέ κινητήρα μέ πυκνωτή έκκινησεως.


26.3 Άσκησεις.

- Αναγνωρίστε με τή βοήθεια ώμοδετρου ή ένδεικτικού λαμπτήρα τό κύριο και βοηθητικό τύλιγμα τοῦ άποσυναρμολογημένου κινητήρα πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστήριο. Θά παρατηρήσετε ότι τό βοηθητικό τύλιγμα άποτελεῖται άπο όμάδες μέ λιγότερο άριθμό σπειρών και άπο άγωγούς μέ μεγαλύτερη διατομή. Έπομένων πρέπει νά σᾶς δείξει μικρότερη ώμική άντίσταση.
- Προσδιορίστε άπο τά αύλακια τοῦ στάτη τοῦ κινητήρα και άπο τά τυλίγματά του τόν άριθμό τῶν μαγνητικῶν πόλων, τό πολικό βῆμα και τήν άπόσταση τῶν όμάδων τοῦ βοηθητικοῦ άπο τίς όμάδες τοῦ κύριου τυλίγματος.
- Έλέγχετε μέ μέγγερ τή μόνωση μεταξύ τῶν όμάδων τῶν τυλιγμάτων και μεταξύ τῶν όμάδων μέ τό «σώμα» τοῦ στάτη (γείωση).
- Αναγνωρίστε τά μέρη τοῦ φυγοκεντρικού διακόπτη τοῦ κινητήρα και παρατηρήστε τόν τρόπο λειτουργίας του.
- Αναγνωρίστε τά χαρακτηριστικά στοιχεῖα τοῦ πυκνωτή έκκινησεως (εἶδος πυκνωτῆ, χωρητικότητα, τάση λειτουργίας κλπ.) και στή συνέχεια έλέγχετε τον όπως φαίνεται στό σχῆμα 26.3α.
- Σχεδιάστε στό τετράδιό σας, μέ τά στοιχεῖα πού πήρατε στήν άσκηση, τά τυλίγματα τοῦ κινητήρα.
- Περιγράψτε συνοπτικά τήν δλη έργασία σας κατά τήν άσκηση και διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας.
- Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τῶν τυλιγμάτων ἐνός μονοφασικοῦ άσύγχρονου κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα μέ πυκνωτή έκκινησεως, μέ

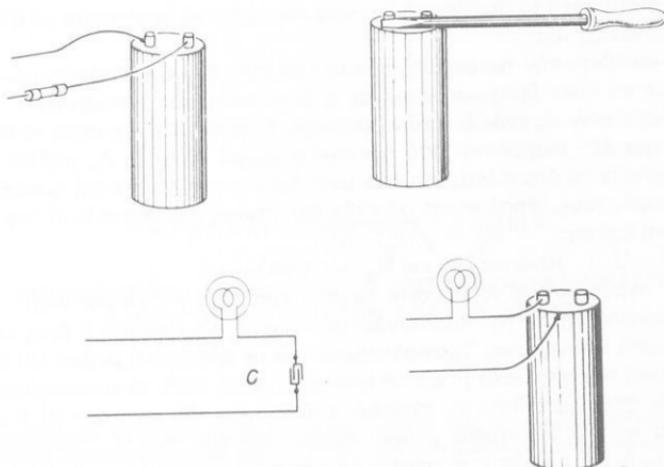

Σχ. 26.3α.
Έλεγχος πυκνωτή έκκινησεως.

τά δργανα και τίς συσκευές έλέγχου όπως στό σχῆμα 26.3β.
 β) Τροφοδοτήστε τόν κινητήρα μέ ήλεκτρικό ρεύμα και έχοντας βραχικυκλωμένο τό φυγοκεντρικό διακόπτη.
 Μετά τήν άναπτυξη τοῦ όνομαστικοῦ άριθμοῦ στροφῶν τοῦ κινητήρα σημειώστε τίς ένδειξεις τῶν άμπερομέτρων (A_1) (A_2), (A_3), τοῦ βολτόμετρου (V), τοῦ συνημιτονόμετρου ($COS\phi$) και μετρήστε μέ ένα στροφόμετρο τίς στροφές τοῦ δρομέα.

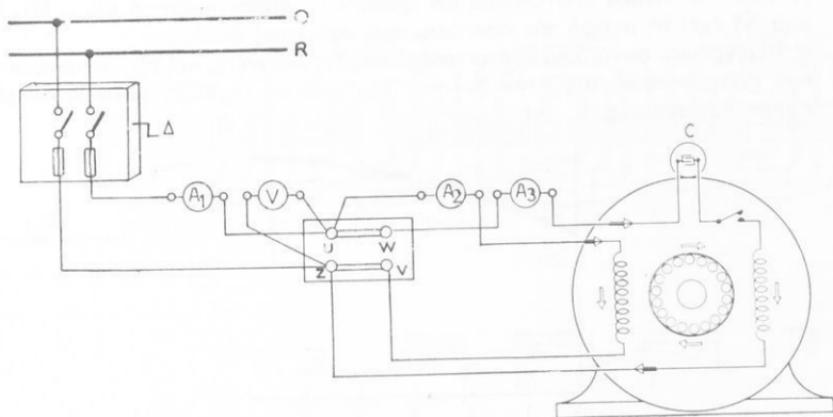

Σχ. 26.3β.
Συνδεσμολογία κινητήρα μέ πυκνωτή έκκινησεως.

Στή μέτρηση αύτή τό βοηθητικό τύλιγμα συνεχίζει νά διαρρέεται μέ ήλεκτρικό ρεύμα (ένδειξη A_3).

γ) Έπαναλάβετε τήν τροφοδότηση τοῦ κινητήρα όπως καί πρηγουμένως, χωρίς όμως νά είναι βραχυκυλωμένος ό φυγοκεντρικός διακόπτης.

(Σημειώστε πάλι τίς ένδειξεις τῶν όργάνων. Στήν περίπτωση αύτή τό βοηθητικό τύλιγμα δέν διαρρέεται από ήλεκτρικό ρεύμα (ένδειξη A_3 μηδέν).

δ) Συγκρίνετε τά άποτελέσματα τῶν μετρήσεών σας β καί γ καί προσδιορίστε τίς διαφορές τους. Υπολογίστε σέ κάθε περίπτωση τήν άεργη ισχύ τοῦ κινητήρα από τή σχέση: $N_a = \sqrt{N_\phi^2 - N^2}$.

όπου: $N = U \cdot I$. συνφ σέ (W) καί $N_\phi = UI(VA)$.

Σέ ποιά περίπτωση (β ή γ) έχετε μεγαλύτερη άεργη ισχύ καί γιατί;


3. a) Πραγματοποιήστε τήν ίδια συνδεσμολογία μέ τήν άσκηση 2 ένός κινητήρα μέ πυκνωτή έκκινησεως. Τροφοδοτήστε τον μέ ήλεκτρικό ρεύμα καί αύξηστε τή φόρτισή του σταδιακά μέχρι νά ξεπεράσει κατά 20% τό κανονικό του φορτίο. Κάθε φορά μετρήστε τίς στροφές τοῦ δρομέα τοῦ κινητήρα μέ ένα στροφόμετρο καί τό ήλεκτρικό ρεύμα τροφοδοτήσεως του I_ϕ (ένδειξη άμπερόμετρου A_1). Σημειώστε τά άποτελέσματα τῶν μετρήσεων στόν πίνακα άποτελεσμάτων 26.3.1. Στόν ίδιο πίνακα σημειώστε καί τή διολίσθηση τοῦ κινητήρα, πού θά έχετε ύπολογίσει γιά κάθε περίπτωση φορτίσεώς του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 26.3.1

U = σταθερή		
πίστροφές/min)	I_ϕ (A)	s%
.....
.....
.....

β) Άπο τόν πίνακα άποτελεσμάτων χαράξτε τή χαρακτηριστική $s\% = F(I_\phi)$, πού θά έχει τή μορφή τής καμπύλης τοῦ σχήματος 26.3γ.

γ) Περιγράψτε συνοπτικά στό τετράδιό σας τίς ένέργειες καί τούς χειρισμούς πού πραγματοποιήσατε στήν άσκηση. Διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας.

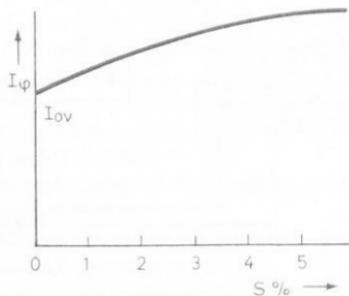

Σχ. 26.3γ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

27.1 Γενικά.


Η κατασκευή των κινητήρων αύτών είναι σχεδόν ίδια με τούς κινητήρες μέ πυκνωτή έκκινησεως. Στούς κινητήρες αύτούς ή διαφορά φάσεως μεταξύ των ήλεκτρικών ρευμάτων στό κύριο και βοηθητικό τύλιγμα δημιουργείται με τή βοήθεια τής ώμικης άντιστασεως πού είναι συνδεμένη με τό βοηθητικό τύλιγμα σέ σειρά.

Σέ πολλούς τύπους κινητήρων αύτού τού είδους γιά νά σχηματισθεί αύξημένη ώμική άντισταση τό βοηθητικό τύλιγμα κατασκευάζεται μέ άγωγό μικρής διατομής και μέ πολλές σπείρες.

Συναντούμε και κινητήρες πού συνοδεύονται μέ πρόσθετη ώμικη άντισταση έξωτερικά. Η άντισταση αύτή συνδέεται σέ σειρά μέ τό βοηθητικό τύλιγμα τού κινητήρα.

27.2 Άσκήσεις.


1. a) Μέ τή βοήθεια ώμόμετρου ή ένδεικτικού λαμπτήρα, άναγνωρίστε τά άκρα τών όμάδων τού κύριου και βοηθητικού τυλίγματος τού άποσυναρμολογημένου κινητήρα μέ άντισταση έκκινησεως πού θά σᾶς δοθεί στό έργαστριο (σχ. 27.2a).

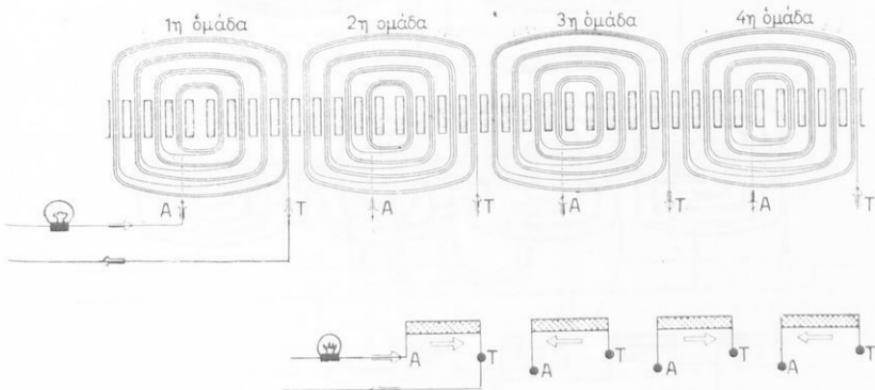

Σχ. 27.2a.

Τυλίγματα κινητήρα μέ άντισταση έκκινησεως.


β) Μετά τήν άναγνώριση τῶν ἄκρων τῶν δμάδων πού πραγματοποιήσατε στήν ἀσκηση (a), συνδέστε τίς δμάδες τῶν τυλιγμάτων μεταξύ τους ἀκολουθώντας τή σειρά, ὥπως φαίνεται στό σχῆμα 27.2β.

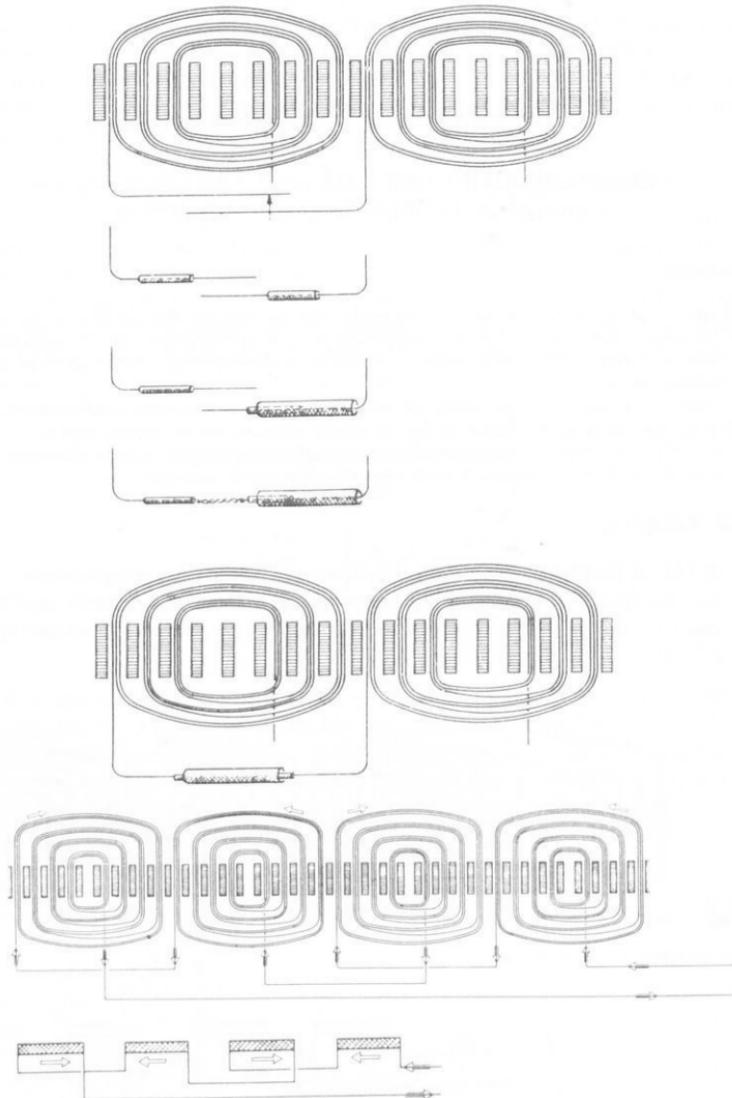

Σχ. 27.2β.

Σύνδεση δμάδων τυλιγμάτων κινητήρα μέ αντίσταση ἔκκινησεως.

- γ) Έλέγχτε μέ μέγγερ ή καί μέ ένδεικτικό λαμπτήρα.
- Τή συνέχεια τῶν τυλιγμάτων (έλεγχος γιά κακές συνδέσεις ή διακοπή) όπως στό σχῆμα 27.2γ (1).
 - Τή μόνωση τῶν όμαδων τῶν τυλιγμάτων, ώς πρός τό «σῶμα» τοῦ στάτη (γείωση) [σχ. 27.2γ (2)].
 - Τή μόνωση μεταξύ τῶν όμαδων τῶν τυλιγμάτων μεταξύ τους [σχ. 27.2γ (3)].

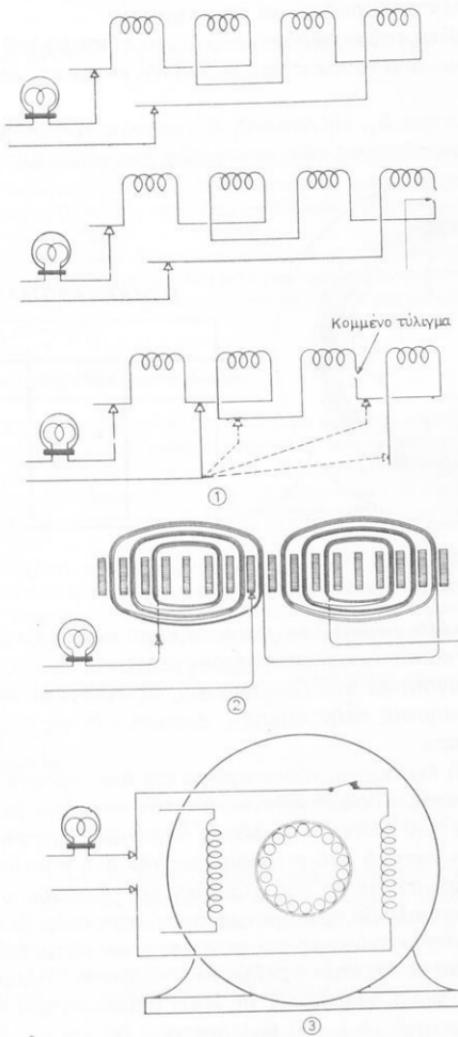

Σχ. 27.2γ.


Έλεγχος τυλιγμάτων κινητήρα μέ άντισταση έκκινησεως.

δ) Τροφοδοτήστε, μετά από τόν έλεγχο τών τυλιγμάτων που κάνατε προηγουμένως, μέ δηλεκτρικό ρεύμα συνεχούς χαμηλής τάσεως, διαδοχικά τά τυλιγμάτα, κύριο και βοηθητικό, και μέ τή βοήθεια μικρής πυξίδας έλέγχετε τή διαδοχή τών μαγνητικών πόλων τοῦ κινητήρα όπως στό σχήμα 27.2.δ.

2. a) Συναρμολογήστε τόν κινητήρα τής άσκησεως 1 και πραγματοποιήστε μιά συνδεσμολογία άναλογη μέ έκείνη τοῦ σχήματος 26.3β τοῦ κεφαλαίου 26, μέ τά δργανα και τίς συσκεύες έλέγχου που θά σας δοθοῦν. Τροφοδοτήστε τόν κινητήρα μέ δηλεκτρικό ρεύμα και παρατηρήστε:

— 'Από τίς ένδειξεις τοῦ άμπερόμετρου A_1 , τή διαφορά τοῦ δηλεκτρικοῦ ρεύματος έκκινησεως από τό δηλεκτρικό ρεύμα τής κανονικής λειτουργίας τοῦ κινητήρα.

— Στό άμπερόμετρο A_2 , τή διακοπή λειτουργίας τοῦ βοηθητικοῦ τυλίγματος μετά τήν άποκατάσταση τών κανονικών στροφῶν τοῦ κινητήρα.

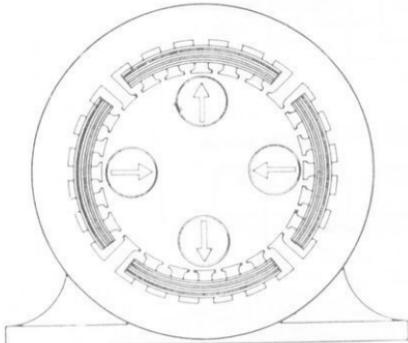

Σχ. 27.26.

Έλεγχος διαδοχής μαγνητικών πόλων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 27.2.1

U = σταθερή			
I_Φ (A)	N(W)	N_Φ (VA)	συνφ

Ύπολογίστε σέ κάθε περίπτωση μεταβολής τοῦ φορτίου τοῦ κινητήρα τή φαινόμενη ίσχυ N_Φ και τό συντελεστή ίσχυός συνφ.

β) Σημειώστε συνοπτικά στό τετράδιό σας τίς ένέργειες και τούς χειρισμούς πού πραγματοποιήσατε στήν άσκηση. Διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας.

β) Σταματήστε τή λειτουργία τοῦ κινητήρα και ἀντιστρέψτε τά ἄκρα τοῦ βοηθητικοῦ κυκλώματος. Τροφοδοτήστε πάλι τόν κινητήρα μέ δηλεκτρικό ρεύμα και παρατηρήστε τήν άλλαγή τής φοράς περιστροφῆς του.

γ) Πειριγράψτε συνοπτικά στό τετράδιό σας τήν δλη πορεία τής έργασίας τής άσκησεως και διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας. Κάνετε τήν ίδια συνδεσμολογία πού πραγματοποιήσατε στήν άσκηση 2 ένός κινητήρα μέ ἀντίσταση έκκινησεως και συνδέστε τον μέ μεταβλητό φορτίο.

Τροφοδοτήστε τον μέ δηλεκτρικό ρεύμα από τό δίκτυο. Αύξομειώστε τό φορτίο τοῦ κινητήρα σταδιακά. Σημειώστε σέ κάθε μεταβολή τοῦ φορτίου τίς ένδειξεις τοῦ άμπερόμετρου (A_1), τοῦ βολτόμετρου (V) και τοῦ βαττόμετρου (W). Σημειώστε τά άποτελέσματα τών μετρήσεών σας στόν πίνακα άποτελεσμάτων 27.2.1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

28.1 Γενικά.

Έκτος από τούς αύγχρονους και άσύγχρονους κινητήρες (κεφάλαια 23,24,25,26 και 27), στίς έφαρμογές του έναλλασσόμενου ρεύματος χρησιμοποιούνται και κινητήρες με συλλέκτη, για νά έπιπτυχάνουν μεγαλύτερη ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής. Αυτό είναι τό σημαντικότερο μειονέκτημα των άσύγχρονων κινητήρων.

Η κατασκευή των κινητήρων με συλλέκτη πού πρόκειται νά χρησιμοποιηθούν στό έναλλασσόμενο ρεύμα, πρέπει νά είναι ίδιατερα προσεγμένη γιά νά άντιμετωπίζονται εύκολα τά θιάφορα λειτουργικά προβλήματα, δημοσίευσης οι αύξημένες άπωλειες από δινορεύματα, ή μαγνητική ύστερηση κ.ά.

28.2 Μονοφασικοί κινητήρες σειρᾶς με συλλέκτη.

Η λειτουργία των κινητήρων αύτών στηρίζεται στήν ίδια άρχη πού στηρίζεται ή λειτουργία των κινητήρων συνεχούς ρεύματος και παρουσιάζουν βασικά τά ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας.

Παρουσιάζουν όμως και δρισμένες διαφορές, δσον άφορά τή κατασκευή τους, από τούς κινητήρες σειρᾶς με σιψεχές ρεύμα. Οι διαφορές αύτές συντελούν ώστε νά λειτουργούν όμαλά στό έναλλασσόμενο ρεύμα και νά μή θερμαίνονται υπερβολικά, ή δέ άποδοσή τους νά βρίσκεται σέ ίκανοποιητικό έπιπεδο.

Σέ μερικές περιπτώσεις, γιά νά περιορισθούν οι άπωλειες από τά δινορεύματα και τή μαγνητική ύστερηση, τροφοδοτούνται οι κινητήρες σειρᾶς μέ ήλεκτρικό ρεύμα συγχότητας 25 ή 16 2/3 Hz.

Οι μικροί κινητήρες αύτού τού είδους, ισχύος μέχρι 500 W, λειτουργούν και στό συνεχές ρεύμα και ίδια μέ έκεινα των κινητήρων συνεχούς ρεύματος σειρᾶς. Οι κινητήρες έναλλασσόμενου ρεύματος σειρᾶς χρησιμοποιούνται στήν ήλεκτρική ζέξη, γιά τήν κίνηση μικρών έργαλειών (δράπανο κλπ.), οι-κιακών συσκευών κλπ.

28.3 Κινητήρες άντιδράσεως.

Οι κινητήρες άντιδράσεως φέρουν στό στάτη μονοφασικό τύλιγμα, δημοσίευσης οι άσύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες, διαφέρουν όμως από αύτούς στό δέν χρησιμοποιούν βοηθητικό τύλιγμα έκκινησεως.


Στό δρομέα τους έχουν τύλιγμα δημοσίευσης οι ήλεκτρικές μηχανές συνεχούς ρεύματος. Στήν έπιφάνεια τού συλλέκτη των κινητήρων αύτών έφαπτονται οι ψήκτρες, πού είναι βραχυκλωμένες άνα δύο μεταξύ τους. Οι ψήκτρες είναι τοποθετημένες σέ ειδικό μηχανισμό, πού έχει τή δυνατότητα νά περιστρέφεται κατά μία γωνία 90° και έστο νά μεταποιείται ή θέση τους πάνω στό συλλέκτη. Τό τύλιγμα τού δρομέα των κινητήρων άντιδράσεως δέν τροφοδοτεῖται μέ ήλεκτρικό ρεύμα από έξωτερη πηγή. Όταν όμως τό τύλιγμα τού στάτη τροφοδοτεῖται μέ έναλλασσόμενη τάση τότε έπαγεται στό τύλιγμα τού δρομέα. Η.Ε.Δ.

Η ταχύτητα περιστροφής και ή ροπή των κινητήρων αύτών ρυθμίζονται άνάλογα μέ τή γωνία μετατοπίσεως τών ψηκτρών πάνω στό συλλέκτη. Ή φορά περιστροφής τού κινητήρα έξαρτάται έπισης και από τή φορά μετατοπίσεως τών ψηκτρών.

Τά χαρακτηριστικά λειτουργίας τῶν κινητήρων αύτῶν, γιά δρισμένη θέση τῶν ψηκτρῶν, μοιάζουν μὲ έκείνα τῶν κινητήρων σειρᾶς.

Σέ κανονική φόρτιση ἔναι δυνατή ἡ ρύθμιση τῶν στροφῶν τοῦ κινητήρα μεταξύ 60% καὶ 130% ἀπὸ τὸν κανονικό ἀριθμὸ τῶν στροφῶν του. Πρέπει νά αποφεύγεται ἡ λειτουργία τῶν κινητήρων ἀντιδράσεως χωρὶς φορτίο, ὅπως καὶ στούς κινητῆρες σειρᾶς, γιατὶ διατρέχουν κίνδυνο νά καταστραφοῦν ἀπό ύπερβολική ταχύτητα περιστροφῆς τοῦ δρομέα τους. Ξεκινοῦν μὲ μικρὴ ἐνταση ἡλεκτρικοῦ ρεύματος καὶ μὲ σχετικά μεγάλῃ ροπῇ, γι' αὐτό καὶ δέν χρειάζονται ἑκκινητή (ἀπ' εύθειας ἑκκίνηση).

Στό σχῆμα 28.3 φαίνεται ἡ κατασκευαστική διαμόρφωση ἐνός κινητήρα ἀντιδράσεως.

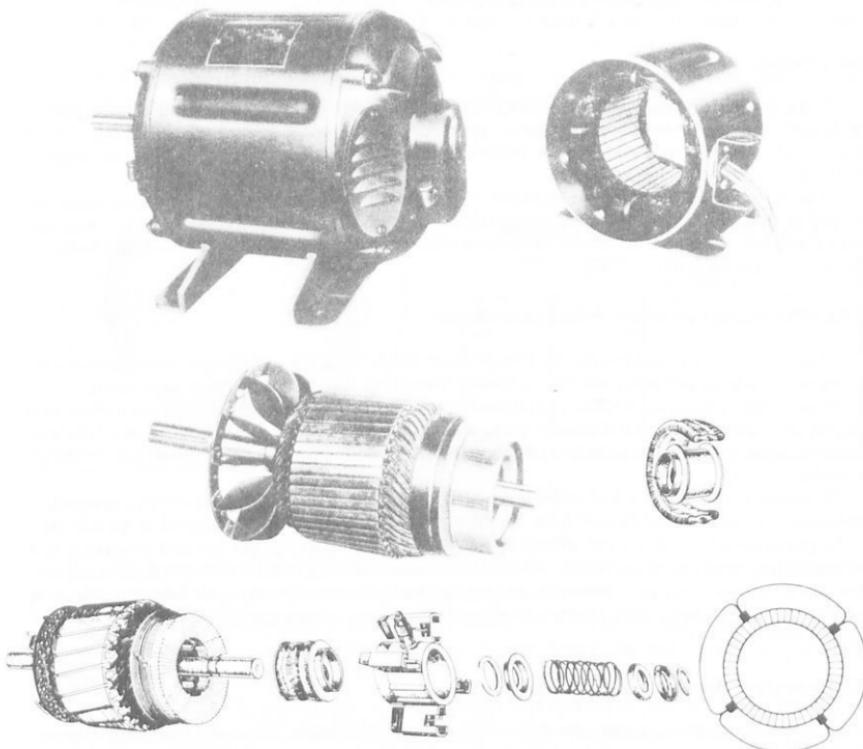

Σχ. 28.3.


Κατασκευαστική διαμόρφωση κινητήρα ἀντιδράσεως.

28.4 Ἄσκήσεις.

1. a) Ἀναγνωρίστε τά διάφορα μέρη τοῦ κινητήρα σειρᾶς, πού θά σᾶς δοθεῖ στό ἑργαστήριο. Γράψτε συνοπτικά στό τετράδιό σας τίς κατασκευαστικές διαφορές πού παρουσιάζουν σέ σύγκριση μέτο τούς ἀντίστοιχους κινητῆρες τοῦ συνεχοῦς ρεύματος. Θά παρατηρήσετε ὅτι τά τυλίγματα τοῦ στάτη ἔναι τοποθετημένα μέσα σέ αὐλάκια. Πιθανόν στά αὐλάκια τοῦ στάτη νά ἔναι ἀναπτυγμένα τρία τυλίγματα: τό κύριο τύλιγμα τῶν πόλων, τό τύλιγμα τῶν βοηθητικῶν πόλων καὶ τό τύλιγμα ἀντισταθμίσεως.

β) Συνδεσμολογήστε τά τυλίγματα τοῦ κινητήρα, τά őργανα καί τίς συσκευές ἐλέγχου ὥπως στό σχῆμα 28.4a.

Τροφοδοτήστε τόν κινητήρα μέ ήλεκτρικό ρεῦμα ἀπό τό δίκτυο κλείνοντας τό διακόπτη Δ . Διαπιστῶστε ὅτι αὐξομειώνοντας τή ρυθμιστική ἀντίσταση E αύξομειώνετε τίς στροφές τοῦ κινητήρα μέ τήν τάση τροφοδοτήσεώς του.

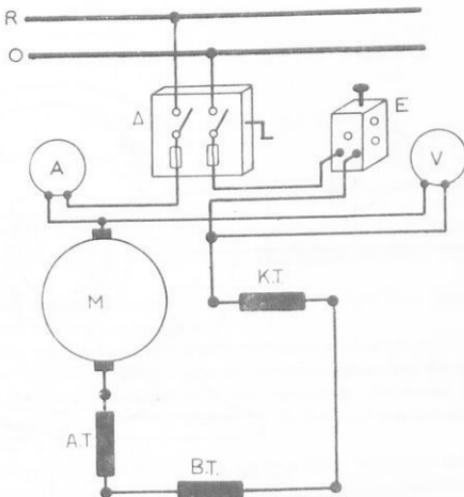

Σχ. 28.4a.

Συνδεσμολογία κινητήρα σειρᾶς.

K.T. = Τύλιγμα κυρίων πόλων. B.T. = Τύλιγμα βοηθητικών πόλων. A.T. = Τύλιγμα ἀντισταθμίσεως.

E = Ρυθμιστική ἀντίσταση. Δ = Ἀσφαλειοδιακόπτης.

γ) Διακόψτε τή λειτουργία τοῦ κινητήρα. Φορτίστε τον μέ μεταβλητό φορτίο. Τροφοδοτήστε τον μέ ήλεκτρικό ρεῦμα καί διαπιστῶστε τήν προσαρμογή τῆς ταχύτητας περιστροφῆς μέ τήν μεταβολή τοῦ φορτίου (ἀνάλογη συμπεριφορά μέ τούς κινητήρες σειρᾶς τοῦ Σ.Ρ.).


δ) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τή συνδεσμολογία τῆς ἀσκήσεως. Περιγράψτε συνοπτικά τήν πορεία τῆς ὅλης ἐργασίας καί διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας.

2. a) Άναγνωρίστε τό μικρό κινητήρα Universal πού θά σᾶς δοθεῖ στό ἔργαστρο. Παρατηρήστε στόν πίνακα συνδεσμολογιῶν τούς ἀκροδέκτες τοῦ κινητήρα πού ἀντιστοιχοῦν γιά τροφοδότηση μέ ἑναλλασσόμενο (AC) καί μέ συνεχές ρεῦμα (DC).

β) Τροφοδοτήστε διαδοχικά τόν κινητήρα μέ Σ.Ρ. καί μέ E.P. καί μέ τήν ἴδια τιμή τάσεως τροφοδοτήσεως. Σέ κάθε περίπτωση μετρήστε τίς στροφές τοῦ κινητήρα μέ ἑνα στροφόμετρο. Διαπιστῶστε ὅτι οἱ στροφές (ἀνά λεπτό) κατά τήν τροφοδότηση τοῦ κινητήρα μέ Σ.Ρ. εἶναι περίπου κατά 15% περισσότερες ἀπό ἔκεινες κατά τήν τροφοδότηση του μέ E.P. Δικαιολογήστε τή διαφορά αύτή τῶν στροφῶν καί διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας στό τετράδιο ἀσκήσεων.

3. Άναγνωρίστε τά μέρη τού κινητήρα **άντιδράσεως** πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστριο. Παρατηρήστε τό μηχανισμό μετατοπίσεως τῶν ψυκτρῶν. Έλέγχετε ἄν οἱ ψῆκτρες τού κινητήρα εἶναι βραχυκλωμένες.

β) Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τού κινητήρα ὅπως στό σχῆμα 28.4β. Συνδέστε στόν κινητήρα φορτίο ἀνάλογο μέ τήν ὄνομαστική του ίσχυ.

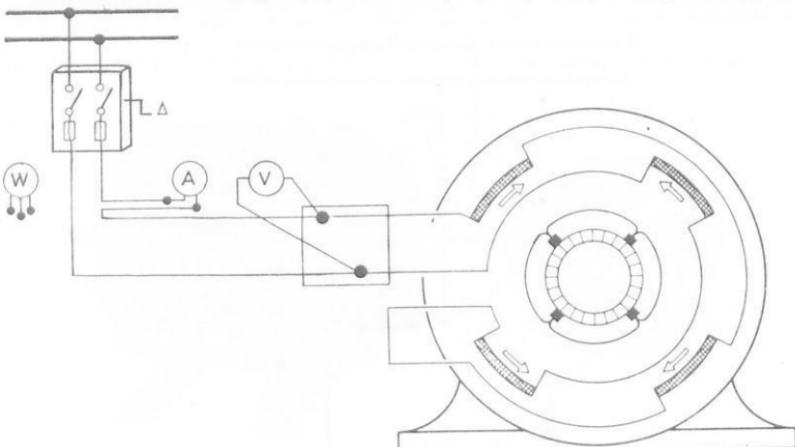

Σχ. 28.4β.

Συνδεσμολογία κινητήρα ἀντιδράσεως.

γ) Τροφοδοτήστε τόν κινητήρα μέ ήλεκτρικό ρεύμα ἀπό τό δίκτυο ἀφοῦ κλείστε τό διακόπτη Δ (ἀσφαλειοδιακόπτη). Μετακινήστε τό μηχανισμό τού ψηκτροφορέα ἔως ότου ὁ δρομέας τού κινητήρα νά ἀποκτήσει τόν ὄνομαστικό ἀριθμό στροφῶν. Στό ἀμπερόμετρο (A) παρακολουθήστε τίς μεταβολές τού ἡλεκτρικού ρεύματος φορτίσεώς του.

΄Αντιστρέψτε τή φορά περιστροφῆς τού ψηκτροφορέα καί παρατηρήστε τήν ἄλλαγή τῆς φορᾶς τού δρομέα τού κινητήρα. Ό χειρισμός αὐτός θά πραγματοποιηθεῖ ἀφοῦ προηγουμένως ἔχετε διακόψει τή λειτουργία τού κινητήρα καί ἔχετε ἐπαναφέρει τίς ψῆκτρες στήν ἀρχική τους θέση (θέση ἑκκινήσεως).

δ) Σέ κανονική φόρτιση τού κινητήρα σημειώστε τίς ἐνδείξεις τού ἀμπερόμετρου (A), βολτόμετρου (V) καί τοῦ βαττόμετρου (W). Άπο τίς ἐνδείξεις τῶν ὄργανων καί ἀπό τή σχέση συνφ = $\frac{N}{U \cdot I}$ ύπολογίστε τό συντελεστή ίσχύος τού κινητήρα.

ε) Έπαναλάβετε τίς ἴδιες μετρήσεις καί τούς ἴδιους ύπολογισμούς μειώνοντας πρώτα τίς στροφές τού κινητήρα κατά 20% καί ύστερα αύξανοντας τίς στροφές κατά 20%. Ή αύξομείωση τῶν στροφῶν τού κινητήρα πρέπει νά γίνεται σέ σχέση μέ τόν ὄνομαστικό ἀριθμό στροφῶν τού κινητήρα.

στ) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τή συνδεσμολογία τῆς ἀσκήσεως καί περιγράψτε, συνοπτικά τίς ἐνέργειες καί τούς χειρισμούς πού πραγματοποιήσατε καί διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ


29.1 Γενικά.

Στατός μετασχηματιστής ή άπλως μετασχηματιστής (M/T) είναι μιά ήλεκτρομαγνητική διάταξη της όποιας ή λειτουργία στηρίζεται στό φαινόμενο της ήλεκτρομαγνητικής έπαγωγής, χωρίς ή διάταξη νά έχει στρεφόμενα μέρη.

Αποτελείται από δύο ήλεκτρικά κυκλώματα, τά δοιά με τη βοήθεια ένός σιδηροπυρήνα βρίσκονται σέ στενή μαγνητική σύζευξη μεταξύ τους.

Σκοπός τού M/T είναι νά άλλάξει τήν τιμή της ήλεκτρικής τάσεως καί έντάσεως τής ισχύος έναλλασσόμενου ρεύματος, πού δέχεται στό κύκλωμα είσοδου [**πρωτεύον κύκλωμα**] καί νά τήν άποδίδει στό κύκλωμα έξοδου [**δευτερεύον κύκλωμα**] χωρίς σημαντικές άπωλειες. Η δλη διαδικασία τού **μετασχηματισμού** τών χαρακτηριστικών της τάσεως καί έντάσεως πραγματοποιείται μέ σταθερή τή συχνότητα τού ήλεκτρικού ρεύματος.

Η μεταφορά της ήλεκτρικής ένέργειας από τό πρωτεύον κύκλωμα στό δευτερεύον (τό δευτερεύον μπορεί νά είναι ή περισσότερα τυλίγματα) οφείλεται στήν κυκλοφορία μαγνητικής ροής Φ μέσα στό σιδηροπυρήνα τού M/T, πού συνήθως άποτελεί ένα κλειστό μαγνητικό κύκλωμα (σχ. 29.1).

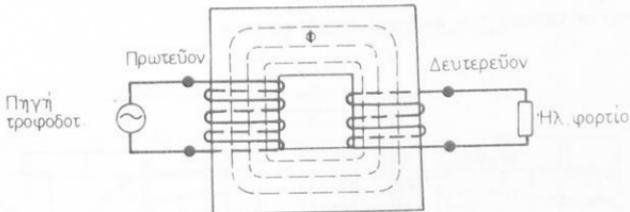


Σχ. 29.1.

Διάταξη άρχης λειτουργίας μετασχηματιστή.

29.2 Λειτουργία M/T χωρίς φορτίο.

"Όταν στό δευτερεύον M/T δέν έχει συνδεθεί ήλεκτρικό φορτίο καί τό πρωτεύον τροφοδοτείται μέ ήλεκτρικό ρεύμα μέ σταθερή τιμή καθώς καί μέ σταθερή συχνότητα έχομε λειτουργία χωρίς φορτίο (σχ. 29.2).

Στήν περίπτωση αύτή τό πρωτεύον τύλιγμα διαρρέται από ήλεκτρικό ρεύμα μικρής έντάσεως I_0 . 1-5% άπό τήν τιμή έντάσεως I_1 , τού πρωτεύοντος σέ κανονική φόρτιση τού M/T. Η ένταση αύτή μπορεί νά φθάσει τό 10% τής I_1 , στούς μικρούς M/T. Οι πτώσεις τάσεως τού πρωτεύοντος, άμική $R_1 I_0$ καί αύτεπαγωγική $X_1 I_0$ (λόγω τής ροής σκεδάσεως) είναι πολύ μικρές καί γι' αύτό τίς θεωροῦμε άμελητέες. Έτσι, μέ μεγάλη προσέγγιση, ή τάση U_1 , πού έφαρμόζεται στό πρωτεύον του M/T, είναι ίση μέ τήν ΗΕΔ E , πού άναπτύσσεται από αύτεπαγωγή στό τύλιγμα. Δηλαδή: $U_1 = E_1$.

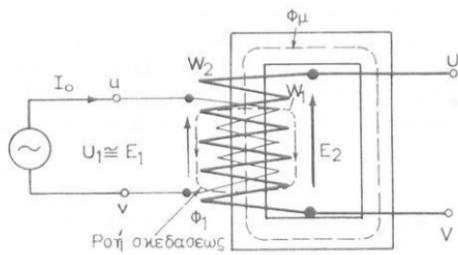

Σχ. 29.2.
Λειτουργία μετασχηματιστή χωρίς φορτίο.

Στό δευτερεύον τύλιγμα ή πολική τάση U_2 είναι ίση με τήν ΗΕΔ πού άναπτύσσεται σ' αύτό άπό έ-παγωγή. Δηλαδή: $U_2 = E_2$.

Από τίς «'Ηλεκτρικές Μηχανές» είναι γνωστό ότι:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{W_1}{W_2} = K$$

όπου: W_1 , W_2 διάριθμός σπειρών πρωτεύοντος και δευτερεύοντος άντιστοιχως.


29.3 Λειτουργία Μ/Τ μέ φορτίο.

Όταν στό δευτερεύον Μ/Τ συνδεθεί ήλεκτρικό φορτίο και τό πρωτεύον τροφοδοτείται μέ ήλεκτρικό ρεύμα, διπλας στήν προηγούμενη περίπτωση, έχουμε λειτουργία μέ φορτίο (σχ. 29.3α). Στήν περίπτωση αύτή η ισχύς πού άπορροφα διά Μ/Τ άπό τήν πηγή τροφοδοτήσεως του είναι:

$$N_1 = U_1 \cdot I_1 \text{ συνφ}_1$$

και η ίσχυς πού άποδίδεται στό ήλεκτρικό φορτίο είναι:

$$N_2 = U_2 \cdot I_2 \text{ συνφ}_2$$

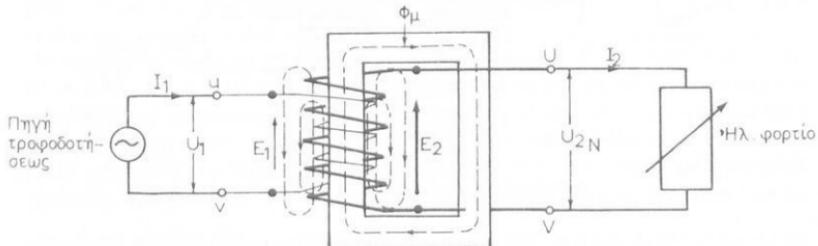

Έπειδή οι Μ/Τ λειτουργούν μέ πολύ μεγάλο βαθμό άποδόσεως δεχόμαστε ότι:

$$N_1 = N_2$$

Μέ τήν παραδοχή αύτή κατά προσέγγιση έχουμε:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = K$$

Σχ. 29.3α.
Λειτουργία μετασχηματιστή μέ φορτίο.

$$\Delta \text{ηλαδή}: U_1 = KU_2 \quad \text{καί} \quad I_1 = \frac{I_2}{K}$$

Από τό διαδύναμο ηλεκτρικού κύκλωμα του M/T, κατά τή λειτουργία του μέ φορτίο θά έχομε, για τίς σύνθετες άντιστάσεις Z_1, Z_2 , τίς ώμικες R_1, R_2 και γιά τίς αύτεπαγμικές X_1, X_2 , τού πρωτεύοντος και τού δευτερεύοντος τυλίγματος άντιστοιχως: $Z_1 = K^2 \cdot Z_2$, $R_1 = K^2 R_2$ και $X_1 = K^2 X_2$. Μέ τίς μεταβολές τού φορτίου, όταν ή τάση U_1 παραμένει σταθερή, ή τάση U_2 μεταβάλλεται σέ συνάρτηση μέ τό συντελεστή ισχύος συνφ₂ και τήν τιμή τού φορτίου (σχ. 29.3β.)


Τή μεταβολή τής U_2 σέ σχέση μέ τήν E_2 τήν ονομάζεμε **διακύμανση τάσεως** ε καί είναι:

$$\epsilon\% = \frac{E_2 - U_2}{U_2} \cdot 100\%$$

Στούς M/T πρέπει νά είναι: $\epsilon < 5\%$


Ο βαθμός άποδόσεως τού M/T είναι:

$$n = \frac{N_2}{N_1} = \frac{N_2}{N_2 + N_{an}}$$

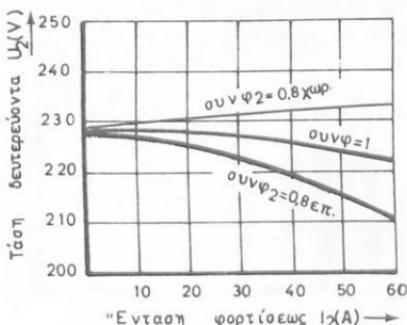

Σχ. 29.3β.

Χαρακτηριστικές μέ φορτίο μετασχηματιστή.

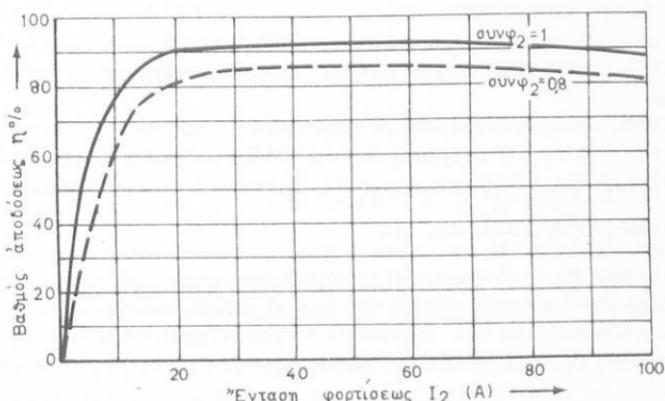

Σχ. 29.3γ.

Μεταβολή βαθμού άποδόσεως μετασχηματιστή.

όπου: N_{an} τό σύνολο των άπωλειών του M/T. Δηλαδή:

$$N_{an} = N_n + N_\mu$$

όπου: $N_n = \text{Ήλεκτρικές άπωλειες ή άπωλειες χαλκού.}$

Οι άπωλειες αύτές όφελονται στήν κατανάλωση ένέργειας στήν ισοδύναμη ώμική άντι-σταση τού πρωτεύοντος και τού δευτερεύοντος τυλίγματος τού M/T (Νόμος Joule). Οι άπωλειες αύτές δέν είναι σταθερές. Έχαρτωνται από τό φορτίο τού M/T.

καὶ $N_\mu = \text{Μαγνητικές άπωλειες ή άπωλειες σιδήρου.}$


Αύτές όφελονται στήν κατανάλωση ένέργειας στό σιδηροπυρήνα (δινορρεύματα και μαγνητική ύστερηση). Οι άπωλειες αύτές είναι σταθερές και είναι σχεδόν ίδιες με τίς άπωλειες πού παρουσιάζονται και στή λειτουργία τού M/T χωρίς φορτίο.

Στό σχήμα 29.3 γ. φαίνεται ή μεταβολή τού βαθμού άποδόσεως πού τού M/T με τό ήλεκτρικό ρεῦμα φορτίσεως I_2 και τό είδος φορτίσεως (συνφ₂).


29.4 Άσκήσεις.

1. α) Άναγνωρίστε μέ ἔνα ώμόμετρο τά άκρα των τυλιγμάτων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος τού μονοφασικού M/T πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστριο.

β) Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τού M/T με τά όργανα έλεγχου όπως στό σχήμα 29.4 α.

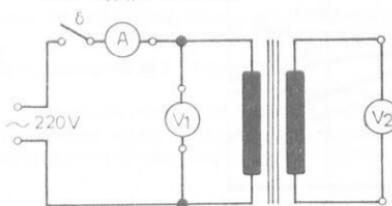

Σχ. 29.4α.

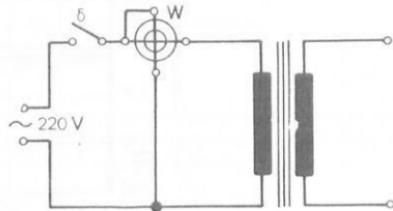

Σχ. 29.4β.

γ) Τροφοδοτήστε τό πρωτεύον τού M/T με τήν τάση τού ήλεκτρικού δικτύου (π.χ. 220V).

Σημειώστε τίς ένδείξεις των όργάνων A, V₁, και V₂.

Τό άμπερόμετρο A σᾶς δείχνει τό ήλεκτρικό ρεῦμα λειτουργίας τού M/T χωρίς φορτίο.

Υπολογίστε τό ρεῦμα αύτό (I_0) σε ποσοστά ἐπί % ώς πρός τήν όνομαστική ένταση τού ήλεκτρικού ρεύματος τού M/T, πού γράφει ή πινακίδα του.

Από τίς ένδείξεις των βολτομέτρων V₁, V₂ (πολικές τάσεις) ύπολογίστε τή σχέ-

$$\text{ση μεταφορᾶς: } K = \frac{U_1}{U_2} \text{ τού M/T.}$$

δ) Σχεδιάστε τή συνδεσμολογία τής άσκήσεως στό τετράδιο σας και σημειώστε τά χαρακτηριστικά τού M/T πού δίνει ό κατασκευαστής και τά όποια γράφονται στήν πινακίδα του. Συγκρίνετε τά χαρακτηριστικά αύτά με έκείνα πού ύπολογίσατε (I_0 , K, U₂ κλπ.). Διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας.

2. α) Στό πρωτεύον κύκλωμα τού M/T τής άσκήσεως 1 ή σέ άλλον όμοιο M/T συνδέστε ένα βαττόμετρο (σχ. 29.4β) πού θά σᾶς δοθεῖ ή θά τό έχετε έκλεξει

έσεις σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα του Μ/Τ πού γράφει ό κατασκευαστής στήν πινακίδα του.

β) Τροφοδοτήστε τό Μ/Τ από τό ήλεκτρικό δίκτυο μέ ρεύμα και σημειώστε τήν ένδειξη τού βαττόμετρου.


Τό βαττόμετρο στήν περίπτωση αύτή σᾶς δείχνει σχεδόν τίς μαγνητικές άπωλειες ή άπωλειες σιδήρου (N_μ) τού Μ/Τ. Οι άπωλειες στήν ώμική άντισταση τού πρωτεύοντος τυλίγματος τού Μ/Τ θεωροῦνται άμελητέες.

γ) Ύπολογίστε τήν ποιότητα τού σιδηροπυρήνα τού Μ/Τ σέ άπωλειες σιδήρου άνα kp από τή σχέση:

$$\frac{\text{ένδειξη βαττόμετρου}}{\text{βάρος σιδηροπυρήνα}} \frac{W}{kp}$$

Έπάνω στήν πινακίδα τού Μ/Τ τό βάρος γράφεται σέ kp. Σέ άντιθετη περίπτωση θά σᾶς δοθεῖ αύτό άπο τόν καθηγητή σας.

3. a) Μέ τό Μ/Τ, πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστριο, και τά κατάλληλα οργανα έλέγχου, πού θά διαλέξετε έσεις μέ τή βοήθεια τού καθηγητή σας, πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τού σχήματος 29.4γ.

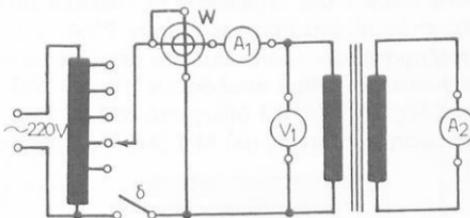

Σχ. 29.4γ.

β) Τροφοδοτήστε τό Μ/Τ μέ ήλεκτρικό ρεύμα ρυθμιζόμενης τάσεως μέχρι τά άμπερόμετρα A_1 και A_2 νά σᾶς δείξουν τίς όνομαστικές τιμές τῶν ρευμάτων I_1 , I_2 (έντάσεις κανονικῆς φορτίσεως τού Μ/Τ), πού γράφονται στήν πινακίδα τού Μ/Τ).


Σημειώστε τήν ένδειξη τού βολτόμετρου V_1 πού είναι στήν περίπτωση αύτή ή τάση βραχυκυκλώσεως U_K τού Μ/Τ.

Άπο τή σχέση : $U_K\% = \frac{U_K}{U_1} \cdot 100$ ύπολογίστε τήν τάση βραχυκυκλώσεως τού Μ/Τ σέ ποσοστό % τῆς όνομαστικῆς τάσεως τού πρωτεύοντος τού Μ/Τ.

γ) Τή στιγμή πού τό βολτόμετρο V_1 σᾶς δείχνει τήν τάση βραχυκυκλώσεως τού Μ/Τ, τό βαττόμετρο W δείχνει τίς άπωλειες χαλκοῦ N_n τού Μ/Τ σέ κανονική φόρτιση.

δ) Σημειώστε συνοπτικά στό τετράδιό σας τήν όλη πορεία τῆς άσκήσεως και διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας.

4. a) Μέ τό Μ/Τ, πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστριο, και τά οργανα έλέγχου πού θά διαλέξετε οπως στίς προηγούμενες άσκήσεις, πραγματοποιήστε τή συνδε-

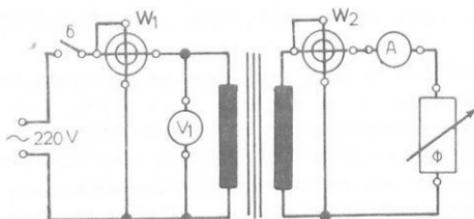

Σχ. 29.4δ.

συμολογία του σχήματος 29.4δ. συνδέοντας στό δευτερεύον κύκλωμά του μεταβλητό ήλεκτρικό φορτίο μέ συνφ = 1 (π.χ. λυχνίες πυρακτώσεως ή ένα ροοστάτη).

β) Τροφοδοτήστε τό πρωτεύον τοῦ M/T μέ ήλεκτρικό ρεῦμα σταθερής τάσεως U_1 (όνομαστική τοῦ M/T).

Αύξηστε τό φορτίο Φ μέχρι νά φθάσει τήν τιμή $110 \div 120\%$ τοῦ όνομαστικού φορτίου τοῦ M/T (τό όνομαστικό φορτίο γράφεται στήν πινακίδα τοῦ M/T). Σημειώστε τίς ένδειξεις τῶν όργάνων στόν πίνακα άποτελεσμάτων 29.4.1. Έπαναλάβετε τίς μετρήσεις άλλαζοντας τό φορτίο. Χρησιμοποιήστε μεταβλητό φορτίο μέ συνφ = $0,6 \div 0,8$. Σημειώστε τίς ένδειξεις τῶν όργάνων, στίς περιπτώσεις αύτές, στόν πίνακα άποτελεσμάτων 29.4.1.

γ) Άπο τά άποτελέσματα τῶν προηγουμένων μετρήσεων σέ κάθε περίπτωση, καὶ άφοῦ ύπολογίσετε τό βαθμό άποδόσεως η% τοῦ M/T, χαράξτε τίς χαρακτηριστικές καμπύλες η% = F (I₂) ὥστε στό σχῆμα 29.3.γ.

δ) Σέ κάθε περίπτωση φορτίσεως τοῦ M/T (διαφορετικό συνφ) ύπολογίστε ἀπό τή σχέση:

$$\epsilon\% = \frac{E_2 - U_2}{U_2} \cdot 100\%$$

τή διακύμανση τάσεως, πού παρουσιάζει ό M/T στό όνομαστικό του φορτίο.
ε) Σχεδιάστε τή συνδεσμολογία τής άσκήσεως στό τετράδιό σας. Σημειώστε τά χαρακτηριστικά στοιχεῖα τοῦ M/T, τῶν όργάνων ἐλέγχου καὶ τοῦ φορτίου απού δίνουν οἱ κατασκευαστές τους. Περιγράψτε συνοπτικά τήν πορεία τής άσκήσεως καὶ διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καὶ τά συμπεράσματά σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 29.4.1

U ₁ = σταθερή											
συνφ = 1				συνφ = 0,8				συνφ = 0,6			
I ₂ (A)	N ₁ (W)	N ₂ (W)	η%	I ₂ (A)	N ₁ (W)	N ₂ (W)	η%	I ₂ (A)	N ₁ (W)	N ₂ (W)	η%
.....
.....
.....
.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ Μ/Τ

30.1 Γενικά.


30.1.1 Κατασκευή τυλιγμάτων μονοφασικοῦ Μ/Τ.

Οι πυρήνες τῶν μονοφασικῶν Μ/Τ κατασκευάζονται μέ μαγνητικά έλάσματα ἀπό πυριτιούχο χάλυβα. Τά έλάσματα αὐτά ἔχουν πάχος 0,35-0,5 mm καί μονωτική κάλυψη ἀπό βερνίκι ή εἰδικό έμποτισμένο χαρτί, γιά νά περιορίζονται οι ἀπώλειες ἀπό δινορρεύματα. Τό σχῆμα πού κόβονται τά έλάσματα τοῦ πυρήνα εἶναι, συνήθως, **Ε Ι Π** ή **Τ**. Οι σιδηροπυρήνες τῶν Μ/Τ πού σχηματίζονται μέ τά έλάσματα αὐτά εἶναι δύο ειδῶν:

- Τύπου πυρήνα (σχ. 30.1α) καί
- Τύπου μανδύα (σχ. 30.1β).

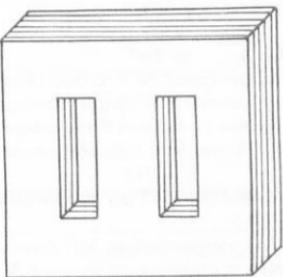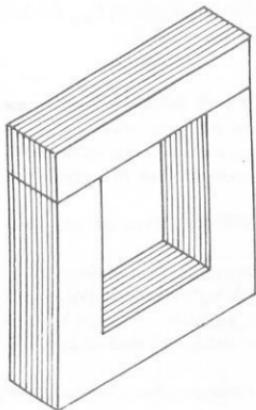

Σχ. 30.1β.

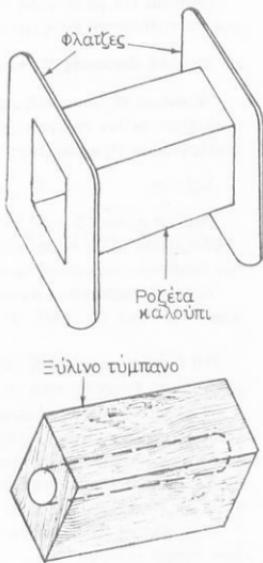

Σχ. 30.1γ.

Γιά νά κατασκευάσομε ἔνα μικρό Μ/Τ πρέπει προηγουμένως νά ἐτοιμάσομε μιά ροζέτα-καλούπι ἀπό μονωτικό χαρτόνι πάχους, 0,8 ÷ 1,5 mm φορμαρισμένο πάνω σέ ξύλινο τύμπανο μέ διαστάσεις διατομῆς καί μήκους ἀνάλογες μέ τίς διαστάσεις τοῦ σιδηροπυρήνα. Στά πλαϊνά αὐτῆς τῆς βάσεως κολλάμε μέ ψυχρή κόλλα δύο φλάτζες ἀπό μονωτικό χαρτόνι, φίμπερ, πρεσπάν ή βακελίτη (σχ. 30.1γ).

Μετά τήν προετοιμασία τού καλουπιού, πού άποτελεῖ τή βάση της περιελίξεως τών τυλιγμάτων τού Μ/Τ, άρχιζουμε τό τύλιγμα. Πρώτα πραγματοποιούμε τό τύλιγμα τής χαμηλής τάσεως τού Μ/Τ μέ τό χέρι ή μέ περιελίκτρια, φροντίζοντας πάντα νά περιστρέφομε τό σύρμα μέ τήν ίδια φορά. Στήν αρχή και στό τέλος τής περιελίξεως τού τυλιγμάτος πρέπει νά αφήσουμε έξω άπό τό τύλιγμα τά δύο άκρα του. Στά δύο αυτά άκρα φτιάχνομε μέ πολύκλωνο σύρμα και μέ έπενδυση άπό μονωτικό «μακαρόνι» (κυλινδρικός μονωτικός σωλήνας) τούς άκροδεκτες τού τυλιγμάτου.

Τό πολύκλωνο σύρμα χρησιμοποιείται στήν περίπτωση αυτή γιά λόγους μεγαλύτερης μηχανικής άντωνης και εύκαιψιας. Τούς άκροδεκτες τού τυλιγμάτου τούς στερεώνομε κατάλληλα μέ δέσιμο ή μέ τήν κάλυψη τής πρώτης στρώσεως.

Στό τέλος κάθε στρώσεως τού τυλιγμάτος παρεμβάλλομε μιά λωρίδα από κηρόχαρτο πάχους $0,03 \div 0,04$ mm. Μετά άπό τό τελείωμα ένός τυλιγμάτου παρεμβάλλομε μιά λωρίδα «πτρεσπάν» πάχους $0,2 \div 0,3$ mm.

Τά τυλίγματα φηλής και χαμηλής τάσεως τά διαχωρίζομε μέ ένα φύλλο «πτρεσπάν» πάχους 0,5mm και μέ ένα φύλλο κηρόπονα «στέρλιν».

Γιά νά μήν πέφτουν οι τελευταίες σπείρες τής στρώσεως πάνω στής σπείρες τής προηγούμενης στρώσεως τού τυλιγμάτος, πρέπει τό μήκος κάθε στρώσεως νά γίνεται κατά $1 \div 2$ mm μικρότερο και άπο τίς δύο πλευρές του, άπό τό μήκος τού διαχωριστικού κηρόχαρτου.

Τό κάθε τύλιγμα τού Μ/Τ πρέπει νά είναι καλά κατασκευασμένο και χωρίς στριψίματα (βερίνες) και διασταυρώσεις σπειρών μεταξύ τους. Τό βήμα τής περιελίξεως πρέπει νά είναι σταθερό.

30.1.2 Ύπολογισμός σιδηροπυρήνα και τυλιγμάτων M/T 10-1000 VA.

Σύντομα και μέ μεγάλη προσέγγιση μπορούμε νά ύπολογισομε τά βασικά στοιχεία (σιδηροπυρήνες και τυλίγματα) ένός μετασχηματιστή ισχύος 10 μέχρι 1000 VA. Ό ύπολογισμός γίνεται ώς έξης:

α) Έκλογή διατομής S σιδηροπυρήνα.

Παίρνομε τή συνολική φαινόμενη ισχύ $N_{2,\Phi}$, πού θέλομε νά άποδίσουν τά δευτερεύοντα τυλίγματα ή τό δευτερεύοντα τύλιγμα τού Μ/Τ. Δεχόμαστε βαθμό άποδόσεως τού Μ/Τ τό = 90%, όποτε γιά νά ύπολογισομε τή φαινόμενη ισχύ τού πρωτεύοντος τυλίγματος $N_{1,\Phi}$ πολλαπλασιάζομε τή $N_{2,\Phi}$ έπι 1,1.

$$\Delta\text{ηλαδή}: N_{1,\Phi} = 1,1 N_{2,\Phi} \quad (\text{σε VA})$$

$$\text{Άπο τή σχέση: } S = (1,2 \div 1,5) \sqrt{N_{1,\Phi}} \quad \text{σε cm}^2$$

ύπολογιζομε τή διατομή τού σιδηροπυρήνα τού Μ/Τ. Ό συντελεστής 1,2...1,5, έκλεγεται άναλογα μέ τήν ποιότητα τού σιδηρομαγνητικού ύλικού πού χρησιμοποιούμε γιά τό σιδηροπυρήνα.

Άπο τήν παραπάνω σχέση γνωρίζομε τή διατομή S τού σιδηροπυρήνα και μπορούμε νά ύπολογισομε τήν ισχύ του Μ/Τ. Ή καθάρη διατομή S' τού σιδηροπυρήνα προκύπτει άπο τή σχέση:

$$S' = 0,9 \cdot S$$

Στό έμποριο κυκλοφορούν σιδηροπυρήνες Μ/Τ μέ τυποποιημένες διαστάσεις. «Ενας τέτοιος σιδηροπυρήνας φαίνεται στό σχήμα 30.1δ.

Οι κατασκευαστές έλασμάτων γιά σιδηροπυρήνες Μ/Τ δίνουν χαρακτηριστικές καμπύλες, οι δοπίες δείχνουν πώς θά μεταβάλλονται οι άπωλεις σιδήρου τού Μ/Τ (αέ W/kg*) όταν μεταβάλλεται ή μαγνητική έπαγωγή Β στό Μ/Τ. Έπομένως άπο τής χαρακτηριστικές αύτές καμπύλες, όπως στό σχήμα 30.1ε, μπορούμε γιά σταθερή μαγνητική έπαγωγή Β και δεδομένο βάρος σιδηροπυρήνα νά ύπολογισομε τής άπωλεις σιδήρου ένός Μ/Τ.

Στόν πίνακα 30.1.1 δίνεται ιαί σειρά άπο χαρακτηριστικά στοιχεία τυποποιημένων σιδηροπυρήνων τύπου μανδύα.


β) Ύπολογισμός τυλιγμάτων.

Τόν άριθμό σπειρών W_1 τού πρωτεύοντος τυλιγμάτος τού Μ/Τ ύπολογίζομε άπο τή σχέση:

$$W_1 = U_1 \cdot \frac{48}{S'}$$

Τόν άριθμό σπειρών W_2 τού δευτερεύοντος τυλιγμάτος άπο τή σχέση:

$$W_2 = U_2 \cdot \frac{50}{S'}$$

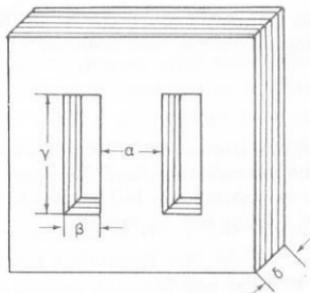


Σχ. 30.1δ.

Διαστάσεις πυρήνα τύπου μανδύα
μέ τετραγωική διατομή τοῦ κεντρι-
κοῦ κορμοῦ.

$$\text{Διαστάσεις } \alpha = \delta = \sqrt{s} \text{ σέ cm.}$$

$$\text{Διάσταση } \beta = 0,347 \cdot \alpha \text{ σέ cm.}$$

$$\text{Διάσταση } \gamma = 5 \cdot \beta \text{ σέ cm.}$$

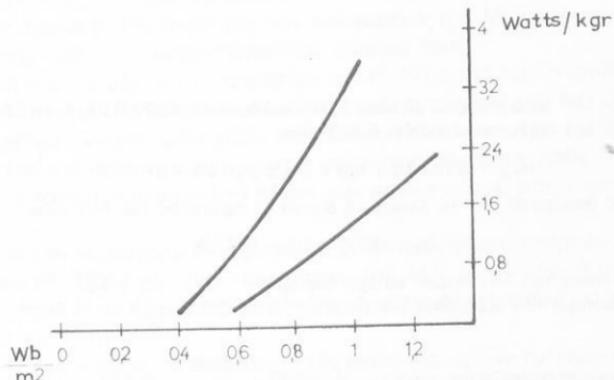

Σχ. 30.1ε.

Καμπύλες άπωλειῶν σιδήρου γιά πυρήνες μετασχηματιστῶν μέ διάφορες τιμές έντασεων μαγνητικῆς έπαγωγῆς.

ΠΙΝΑΚΑΣ 30.1.1

Μέ στοιχεῖα τυποποιημένων διαστάσεων πυρήνων έμπορίου

Διατομή (S) πυρήνα σέ cm^2	Υψος (γ) πυρήνα σέ cm	Πλάτος (α) πυρήνα σέ cm	Πλάτος (β) παραθύρου σέ cm	Μήκος μέσης μαγνητικῆς γραμμῆς σέ cm	Βάρος πυρήνα σέ kp
2	3	2	1	11,1	0,23
5,4	3,9	2,6	1,3	14,5	0,62
7,8	3,9	2,6	1,3	14,5	0,92
8,4	4,7	2,8	1,3	16,1	1,13
12	6,5	3	1,4	20,2	1,97
13,6	8,7	3,4	1,7	26,1	2,85
15	6,5	3	1,4	20,2	2,47
17	8,7	3,4	1,7	26,1	3,56
20,4	8,7	3,4	1,7	26,1	4,28
23,8	8,7	3,4	1,7	26,1	5
25,8	8,7	4,3	2,1	30,2	6,32

Άν υπάρχουν περισσότερα από ένα δευτερεύοντα τυλίγματα ύπολογίζουμε τόν άριθμό των σπειρών κάθε τυλίγματος από την ίδια σχέση, άλλα χρησιμοποιώντας τούς άριθμούς 51,52:

$$\text{π.χ. } W_3 = U_3 \frac{51}{S'}$$

Ο μεγαλύτερος άριθμός άντιστοιχεί σε τύλιγμα μέ τη μικρότερη τάση. Οι άριθμοι 48, 50, 51, 52 άνταποκρίνονται σε παραδεκτή μαγνητική έπανωγή σιδηροπυρήνα $B = 0,4 \div 0,95 \text{ W}_b/\text{m}^2$.

Οι διάμετροι των σύρμάτων πού κατασκευάζονται τά τυλίγματα τών M/T ύπολογίζονται σε σχέση με τίς έντασεις τών ρευμάτων πού τά διαρέουν καί δίνονται από τίς σχέσεις:

$$d_1 = \sqrt{\frac{l_1}{2}}, \quad d_2 = \sqrt{\frac{l_2}{2}} \quad \text{κ.ο.κ.} \quad \text{σε mm (τά } l_1, l_2, \dots \text{ σε A)}$$

γ) Παράδειγμα.

Μονοφασικός M/T τροφοδοτείται μέ τάση 220 V καί άποδίδει 350V/0,2A, 6,3V/2A καί 5V/3A. Η συνολική φαινόμενη ισχύς πού άποδίδει ο M/T είναι:

$$N_{2\Phi} = (350 \times 0,2 + 6,3 \times 2 + 5 \times 3) \text{ VA} = 97,6 \text{ VA}$$

Η ισχύς πού άπορροφα από τό ήλεκτρικό δίκτυο τό πρωτεύον του M/T είναι:

$$N_{1\Phi} = 97,6 \times 1,1 = 107 \text{ VA}$$

Ο σιδηροπυρήνας τού M/T πρέπει νά έχει διατομή: $S = 1,2 \sqrt{107} = 12,4 \text{ cm}^2$
Η καθαρή διατομή τού σιδηροπυρήνα είναι: $S' = 0,9 \times 12,4 = 11,2 \text{ cm}^2$

$$\text{Άριθμός σπειρών πρωτεύοντος } W_1 = 220 \times \frac{48}{11,2} \simeq 943$$

$$\text{Άριθμός σπειρών 1ου δευτερεύοντος } W_{2,1} = 350 \times \frac{50}{11,2} \simeq 1562$$

$$\text{Άριθμός σπειρών 2ου δευτερεύοντος } W_{2,2} = 6,3 \times \frac{51}{11,2} \simeq 29$$

$$\text{Άριθμός σπειρών 3ου δευτερεύοντος } W_{2,3} = 5 \times \frac{52}{11,2} \simeq 23$$

$$\text{Διάμετρος σύρματος πρωτεύοντος } d_1 = \sqrt{\frac{0,5}{2}} \simeq 0,5 \text{ mm}$$

$$(\text{διότι } I_1 = \frac{N_{1\Phi}}{U_1} = \frac{107}{220} \simeq 0,5 \text{ A})$$

$$\text{Διάμετρος σύρματος 1ου δευτερεύοντος } d_{2,1} = \sqrt{\frac{0,2}{2}} \simeq 0,35 \text{ mm}$$

$$\text{Διάμετρος σύρματος 2ου δευτερεύοντος } d_{2,2} = \sqrt{\frac{2}{2}} \simeq 1 \text{ mm}$$

$$\text{Διάμετρος σύρματος 3ου δευτερεύοντος } d_{2,3} = \sqrt{\frac{3}{2}} \simeq 1,25 \text{ mm}$$

30.2 Άσκήσεις.

- 1. a)** Πάρτε τίς άπαραίτητες διαστάσεις τοῦ σιδηροπυρήνα πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστήριο καὶ ύπολογίστε τὴν ὄνομαστική ἰσχύ τοῦ M/T πού θά κατασκευάστε σ' αὐτὸν, τίς σπεῖρες τῶν τυλιγμάτων τοῦ M/T καὶ τίς διαμέτρους τῶν συρμάτων πού θά χρησιμοποιήστε στὴν περιέλιξη τῶν τυλιγμάτων.
 Τίς τάσεις τοῦ πρωτεύοντος καὶ τοῦ δευτερεύοντος τυλίγματος θά τίς καθορίσει ὁ ὑπεύθυνος καθητητῆς.
β) Κατασκευάστε τὸ κατάλληλο μονωτικό τύμπανο πάνω στὸ ὅποιο θά περιελίξετε τὰ τυλίγματα τοῦ M/T πού ύπολογίσατε προηγουμένως.
 Γιά τὸ σκοπό αὐτό θά σᾶς δοθοῦν τά άπαραίτητα ὑλικά καὶ ἔργαλεῖα καθώς καὶ δείγματα ἀπό τὴ σειρά έργασίας πού θά ἀκολουθήσετε.
γ) Πρίν ἀρχίσετε τὴν περιέλιξη τῶν τυλιγμάτων τοῦ M/T κάνετε τὸν άπαραίτητο ἔλεγχο γιά τὴ χωρητικότητα τοῦ πυρήνα του:
 Δηλαδὴ ἀπό τὸ μῆκος τοῦ τυμπάνου καὶ τῇ διάμετρῳ τῶν συρμάτων ύπολογίστε τὸν ἀριθμό τῶν σπειρῶν σὲ κάθε στρώση τῶν τυλιγμάτων. Ἀπό τὸ συνολικό ἀριθμό τῶν σπειρῶν κάθε τυλίγματος ύπολογίστε τὸν ἀριθμό τῶν στρώσεών του καὶ ἀπό τὴ διάμετρο τοῦ σύρματος, τὸ πάχος κάθε τῦλίγματος τοῦ M/T. Θά λάβετε ὑπόψη καὶ τὸ πάχος τῶν μονωτικῶν χαρτιῶν πού θά χρησιμοποιήσετε.
δ) Μετά τὸν παραπάνω ἔλεγχο γιά τὴ χωρητικότητα τοῦ τυμπάνου, πραγματοποιήστε τὴν περιέλιξη τῶν τυλιγμάτων τοῦ M/T μέ τὸ χέρι ἢ μέ τὴν περιελίκτρια μηχανή τοῦ έργαστηρίου, ἀνάλογα μέ τίς ὀδηγίες πού θά σᾶς δοθοῦν ἀπό τὸν καθηγητή.
ε) "Οταν τελειώσετε τὴ διαδικασία τῆς περιελίξεως τῶν τυλιγμάτων καὶ τῆς μονώσεώς τους περάστε στὸ ἐσωτερικό τοῦ τυμπάνου τὰ ἐλάσματα τοῦ σιδηροπυρήνα. Πρέπει νά προσέχετε γιά νά μήν προκαλέσετε φθορά στή μόνωση τῶν τυλιγμάτων τοῦ M/T.
 Στὸ τέλος συναρμολογήστε τὸ σιδηροπυρήνα ἔτσι, ὥστε τὰ ἐλάσματά του νά μήν πάλλονται κατά τὴ λειτουργία του.
στ) Περιγράψτε συνοπτικά στὸ τετράδιό σας τὴν κατασκευή τοῦ M/T. Ἡ περιγραφή σας θά συνοδεύεται μέ τὰ άπαραίτητα σχέδια καὶ τούς ύπολογισμούς.
 Διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καὶ τὰ συμπεράσματά σας.
- 2. a)** Μέ τὴ βοήθεια ἐνός μέγγερ (ώμοδεμτρο) νά ἐλέγχετε τὴ μόνωση τῶν τυλιγμάτων τοῦ M/T πού κατασκευάσατε στὸ έργαστηριο.
β) Τροφοδοτήστε τὸ M/T μέ ἡλεκτρικό ρεῦμα (προσοχή στὴν τάση τροφοδοτήσεως του) καὶ πραγματοποιήστε, χωρίς φορτίο, τίς δοκιμές.
γ) Τίς παρατηρήσεις καὶ τὰ συμπεράσματά σας ἀπό τὴν ἀσκησή νά τὰ διατυπώσετε στὸ τετράδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ Μ/Τ. – ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ Μ/Τ.

31.1 Γενικά.

Τά άκρα τών τυλιγμάτων τού Μ/Τ καταλήγουν σέ άκροδέκτες πού στηρίζονται συνήθως σέ μιά βάση ήπια βακείτη. Για νά ξεχωρίζονται οι άκροδέκτες αύτοί μεταξύ τους χρησιμοποιούνται συμβολικά γράμματα.

31.1.1 Συμβολισμός άκροδεκτών στούς μονοφασικούς Μ/Τ.

Στούς μονοφασικούς Μ/Τ οι άκροδέκτες τών τυλιγμάτων ψηλής τάσεως (Υ.Τ.) σημειώνονται μέ U-V. Α-B ή H₁-H₂ και οι άκροδέκτες τής χαμηλής τάσεως (Χ.Τ.) μέ U-v ή a-b ή x₁-x₂. Στις περιπτώσεις πού ένα άπό τά τυλιγμάτα έχει μεσαία λήψη, τοποθετείται ένας άκομη άκροδέκτης μεταξύ τών δύο άκροδεκτών τού τυλιγμάτος (άντιστοιχεί στή μεσαία λήψη) και σημειώνεται μέ η ή η_v ή x₀.

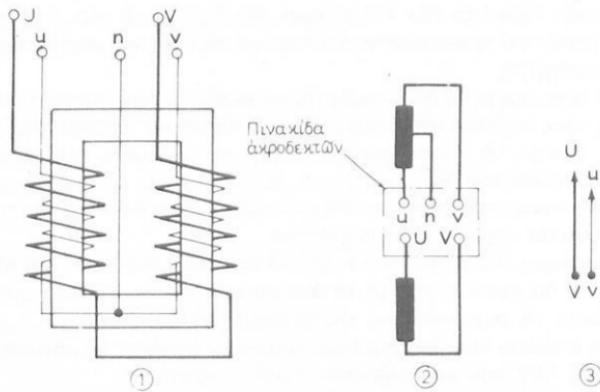

Σχ. 31.1a.

Σύνδεση τών άκρων τυλιγμάτων μονοφασικού μετασχηματιστή.


Όταν τά τυλιγμάτα ένός μονοφασικού Μ/Τ έχουν περιειλχθεί μέ τήν ίδια φορά [σχ. 31.1a (1)], τά άκρα τών τυλιγμάτων του συνδέονται στούς άκροδέκτες [σχ. 31.1a (2)]. Ή πολικότητα τού άκροδέκτη U (Υ.Τ.) είναι ίδια μέ τήν πολικότητα u (χ.τ.) και άντιστοιχα τού V μέ τού v. Δηλαδή οι τάσεις, πού άναπτύσσονται στούς άκροδέκτες U-V και u-v είναι συμφασικές [σχ. 31.1a(3)].

31.1.2. Συμβολισμός άκροδεκτών στούς τριφασικούς Ν/Τ.

Στούς τριφασικούς Μ/Τ και σέ άλληλενδετο τρυφασικό σύστημα, οι συνδέσεις τών άκρων τών τυλιγμάτων τών φάσεων γίνονται μέσα στό Μ/Τ. Τά έλεύθερα άκρα τών συνδέσεων αύτών καταλή-

γουν στήν πινακίδα άκροδεκτών τοῦ M/T καὶ στούς άκροδέκτες U, V, W ἢ A, B, C ἢ H₁, H₂, H₃ ἢ ἀντί-στροφα στούς X, Y, Z, ἀνάλογα μὲ τῇ σύνδεση ποὺ ἔχει πραγματοποιηθεῖ στό ἑστητερικό τοῦ M/T.

Στήν περίπτωση πού τά τυλίγματα Y.T. ἢ X.T. ἐνός M/T ἔχουν συνδέθει σέ συνδεσμολογία «ἀστέ-ρα» ὁ οὐδέτερος κόμβος συνδέεται ἐπάνω στήν πινακίδα άκροδεκτών σέ ιδιαίτερο άκροδέκτη καὶ συμβολίζεται μὲ τό N ἢ M_p ἢ H₀ (τυλίγματα Y.T.) καὶ μὲ τό n ἢ m_p ἢ x₀ (τυλίγματα X.T.), δημοσιεύσας στό σχῆμα 31.1β.

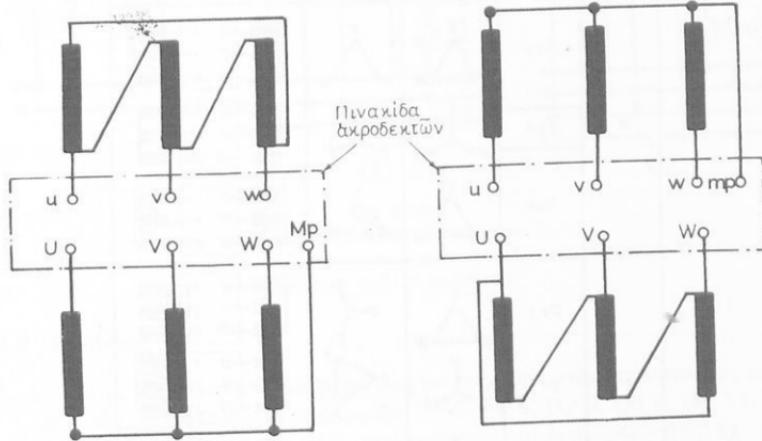

Σχ. 31.1β.

Στούς τριφασικούς M/T οι τάσεις πού ἀναπτύσσονται μεταξύ τῶν ἀντίστοιχων τυλιγμάτων Y.T. καὶ X.T. μπορεῖ νά είναι συμφασικές, ἀν τά τυλίγματα αὐτά ἔχουν τυλιχθεῖ μέ τὴν ἴδια φορά, ἢ νά παρου-σιάζουν διαφορά φάσεως 180°, 150° ἢ 330° ἀνάλογα μέ τὸν τρόπο κατασκευῆς τους.

Στόν πίνακα 31.1.1 φαίνονται οἱ διάδεις συνδεσμολογίῶν τῶν τριφασικῶν M/T.

Ἡ διάδα συνδεσμολογίῶν στήν διόποια ἀνήκει ἔνας τριφασικός M/T ἀποτελεῖ βασικό χαρακτηρι-στικό γνώρισμά του.

31.1.3 Παράλληλη λειτουργία M/T.

Ὅταν ἡ ισχύς ἐνός M/T δέν εἶναι ἀρκετή γιά τήν τροφοδότηση ἐνός φορτίου, τότε πρέπει νά θέ-σομε σέ παράλληλη λειτουργία μέ αὐτόν, ἔνα δεύτερο M/T γιά νά ἀναλάβει μέρος ἀπό τό φορτίο του.

Γιά νά πραγματοποιηθεῖ ἡ παράλληλη σύνδεση M/T πρέπει:

— Τά τυλίγματα τοῦ πρωτεύοντος καὶ τοῦ δευτερεύοντος τοῦ M/T νά είναι κατασκευασμένα γιά τίς ἵδιες τάσεις λειτουργίας.

— Νά ἀνήκουν οἱ M/T στήν ίδια διάδα συνδεσμολογίας.

— Νά ἔχουν οἱ M/T τήν ίδια περίου τάση βραχυκυκλώσεως (οἱ διαφορές τάσεως βραχυκυκλώ-σεως μέχρι καὶ 10% εἶναι ἐπιτρέπτες).

— Οἱ ἀντίστοιχοι άκροδέκτες τῶν M/T πού πρόκειται νά συνδεθοῦν μεταξύ τους νά ἔχουν τήν ίδια πολικότητα.

Ο ἔλεγχος τῆς πολικότητας τῶν άκροδεκτών τοῦ δευτερεύοντος τυλίγματος τοῦ δεύτερου M/T, πού πρόκειται νά συνδεθεῖ στό ἡλεκτρικό δίκτυο τοῦ πρώτου M/T γιά νά ἀναλάβει μέρος ἀπό τό πού πρόκειται νά συνδεθεῖ στό δικτύο τοῦ πρώτου M/T γιά νά συνδεθεῖ στό δικτύο τοῦ πρώτου M/T, γίνεται πρίν ἀπό τή σύνδεσή του, μέ ἔνα βολτόμετρο ἢ μέ μια ἐνδεικτική λυχνία (σχ. 31.1γ).


Προσοχή: Τό βολτόμετρο πού θά χρησιμοποιηθεῖ πρέπει νά μπορεῖ νά μετρήσει τάση διπλάσια ἀπό

τήν τάση τοῦ δευτερεύοντος τοῦ M/T.

Σέ σωστή σύνδεση άκροδέκτη τοῦ M/T μέ ἀντίστοιχο ζυγό τοῦ ἡλεκτρικοῦ δικτύου, τό βολτόμετρο δείχνει (0).

ΠΙΝΑΚΑΣ 31.1.1
Συνδεσμολογία τριφασικών μετασχηματιστών

Όμαδα	Συμβολισμός	Διανυσματικό διάγραμμα		Συνδεσμολογία	
		Y.T.	X.T.	Y.T.	X.T.
0	Dd 0				
	Yy 0				
	Dz 0				
5	Dy 5				
	Yd 5				
	Yz 5				
6	Dd 6				
	Yy 6				
	Dz 6				
11	Dy 11				
	Yd 11				
	Yz 11				

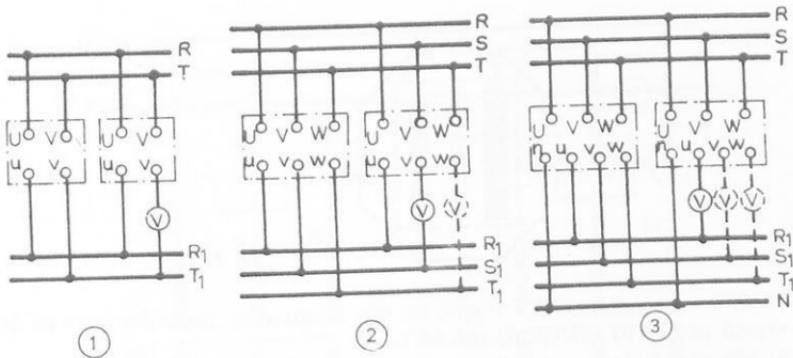

Σχ. 31.1γ.

'Ορθή σύνδεση άκροδεκτών.

- 1) Έλεγχος σέ μονοφασικό Μ/Τ. 2) Έλεγχος σέ τριφασικό Μ/Τ χωρίς ούδετερο. 3) Έλεγχος σέ τριφασικό Μ/Τ μέ ούδετερο.

31.2 Άσκήσεις.

1. a) Έστω ότι έχετε στή διάθεση σας μετασχηματιστές τριφασικούς, πού άνήκουν στίς διάφορες συνδεσμολογιών Dd 6, Yz 5, Dy 5, Dd 0, Dy 11, Dz 0. Τά τυλίγματα αύτών των Μ/Τ (πρωτεύοντος και δευτερεύοντος) έχουν κατασκευασθεί για τίς ίδιες τάσεις λειτουργίας και παρουσιάζουν τήν ίδια περίπου τάση βραχυκυκλώσεως.
 β) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τίς συνδεσμολογίες των τυλιγμάτων τού Μ/Τ και τά άντιστοιχα διανυσματικά διαγράμματα.
 γ) Ποιοί από τούς Μ/Τ μπορούν νά συνδεθοῦν παράλληλα;
 δ) Διατυπώστε περιγραφικά στό τετράδιό σας τί σημαίνουν οι παραπάνω συμβολισμοί των διάφορων συνδεσμολογιών των Μ/Τ.
2. a) Άναγνωρίστε τούς άκροδεκτές πρωτεύοντος-δευτερεύοντος τού μονοφασικού Μ/Τ πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστηριο.
 β) Έλέγξτε τήν πολικότητα των άκροδεκτών τού Μ/Τ. Γιά τό σκοπό αύτό πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τού σχήματος 31.2a.

D = σύνδεση τυλιγμάτων Υ.Τ. σέ τρίγωνο

Y = σύνδεση τυλιγμάτων Υ.Τ. σέ άστέρα


d = σύνδεση τυλιγμάτων X.Τ. σέ τρίγωνο

y = σύνδεση τυλιγμάτων X.Τ. σέ άστέρα

z = σύνδεση τυλιγμάτων X.Τ. θετλασμένου άστέρα (zig-zag)

O = άντιστοιχείς τάσεις τυλιγμάτων Υ.Τ. και X.Τ. συμφασικές

5 = άντιστοιχείς τάσεις τυλιγμάτων Υ.Τ. και X.Τ. μέ διαφορά φάσεως 150° 6 = άντιστοιχείς τάσεις τυλιγμάτων Υ.Τ. και X.Τ. μέ διαφορά φάσεως 180° 11 = άντιστοιχείς τάσεις τυλιγμάτων Υ.Τ. και X.Τ. μέ διάφορα φάσεως 330°

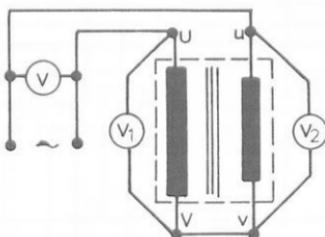

Σχ. 31.2α.

γ) Άποικη κατάλληλη πηγή Ε.Ρ. που θα σάς ύποδειχθεί, τροφοδοτήστε μέχρι ήλεκτρικό ρεύμα τά τυλίγματα του Μ/Τ.

δ) Μέτρια βολτόμετρα (V), (V_1), (V_2) μετρήστε τίς τάσεις όπως στό σχήμα 31.2α (όλες γίνεται και μέχρι ενα βολτόμετρο, μέχρι κατάλληλη ημάς κλίμακα).

"Αν τό αποτέλεσμα τής μετρήσεως είναι $U = U_1 + U_2$, άντιστρέψτε τή σύνδεση τών άκρων.

ε) Περιγράψτε συνοπτικά στό τετράδιό σας τήν ολή πορεία τής άσκησεως και διατυπώστε τίς παρατηρήσεις και τά συμπεράσματά σας.

3. a) Άναγνωρίστε τούς δύο τριφασικούς Μ/Τ που θα σάς δοθούν στό έργαστήριο άπό τά στοιχεία που γράφονται στίς πινακίδες τους. "Οσα χαρακτηριστικά τών Μ/Τ δέν γράφονται στίς πινακίδες τους, νά τά ύπολογίσετε άπό τά ύπολοιπα δεδομένα. Προσδιορίστε συγκεκριμένα.

- Τήν όνομαστική ίσχυ τού Μ/Τ σέ kVA.
- Τόν άριθμό φάσεων.
- Τήν όνομαστική συχνότητα σέ Hz.
- Τήν όνομαστική τάση τού πρωτεύοντος και τοῦ δευτερεύοντος σέ V.
- Τήν τάση βραχυκυκλώσεως σέ ποσοστά % άπό τήν όνομαστική τάση τοῦ πρωτεύοντος τού Μ/Τ.
- Τήν άμαδα που άνηκει ο καθένας Μ/Τ σύμφωνα μέ τόν πίνακα συνδεσμολογιῶν.
- Τίς όνομαστικές έντασεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος τών Μ/Τ.


β) Άποικη κατάλληλη παραπάνω χαρακτηριστικών στοιχείων τού Μ/Τ ήλεγχετε άν μπορούν αύτοι νά τεθούν σέ παράλληλη λειτουργία. Δικαιολογήστε συνοπτικά τήν άπαντησή σας.

γ) Στήν περίπτωση που μπορεί νά γίνει παράλληλη λειτουργία τών δύο Μ/Τ, κάνετε τίς άπαραίτητες ένεργειες γιά τήν παράλληλη ζεύξη, όπως έχομε άναφέρει στήν παράγραφο 31.1.3.

δ) Πραγματοποιήστε τελικά τή συνδεσμολογία τών Μ/Τ No 1 και No 2, όπως στό σχήμα 31.2β, άφοι έκλεξετε τά κατάλληλα σργανα ήλεγχου και τό κοινό μεταβλητό ώμικο φορτίο.

ε) Κλείστε τό διακόπτη Δ_1 , και ρυθμίστε τό ήλεκτρικό φορτίο στό 60% άπό τό όνομαστικό φορτίο τού Μ/Τ No 1. Στή συνέχεια κλείστε και τό διακόπτη Δ_2 .

Προσοχή: Γιά νά πραγματοποιήσετε τήν ένεργεια αύτή πρέπει νά έχετε βεβαιωθεί οτι έχουν έκπληρωθεί οι άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά τήν παράλληλη ζεύξη τού Μ/Τ.

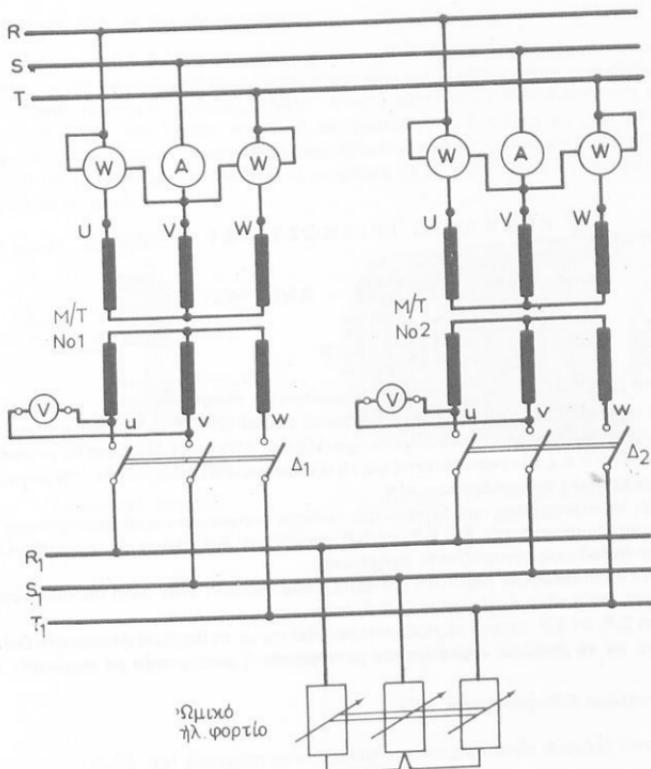

Σχ. 31.2β.

Ο Μ/Τ No 2 είναι τώρα παραλληλισμένος στό ήλεκτρικό δίκτυο τού φορτίου. Παρατηρήστε τή μεταφορά μέρους τού φορτίου άπό τό Μ/Τ No 1 στό Μ/Τ No 2.

στ) Αύξηστε τό ήλεκτρικό φορτίο σταδιακά καί παρακολουθήστε τήν κατανομή του στούς Μ/Τ. Παρατηρήστε ότι ή κατανομή τού φορτίου είναι άντιστροφη μέτρις τιμές τών τάσεων βραχυκυκλώσεώς τους.

ζ) Έλαπτώστε τό ήλεκτρικό φορτίο σταδιακά. Καί παρατηρήστε τήν άνάλογη μείωση τού φορτίου κάθε Μ/Τ.

η) Σχεδιάστε στό τετράδιο σας τήν συνδεσμολογία τής άσκησεως. Σημειώστε σ' αύτό τά χαρακτηριστικά στοιχεία τών Μ/Τ, τών όργάνων καί τών συσκευῶν που χρησιμοποιήσατε. Περιγράψτε τίς ένέργειες καί τούς χειρισμούς σας. Διαπιπώστε τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ – ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ

32.1 Γενικά.

Είναι γνωστό πώς ή ηλεκτρική ένέργεια πού χρειάζονται οι καταναλώσεις, παρέχεται από τά δίκτυα διανομής μέ μορφή έναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος (Ε.Ρ.). Ύπαρχουν άμως ηλεκτρικές καταναλώσεις οι οποίες για νά λειτουργήσουν, χρειάζονται ηλεκτρική ένέργεια μέ μορφή συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.). “Οπως π.χ. οι έγκαταστάσεις γιά τη φόρτιση τών συσσωρευτών, τήν κίνηση τών τρόλευ και τών ηλεκτρικών σιδηροδρόμων κλπ.


Σέ δλες αύτές τις περιπτώσεις πού άναφέραμε, είμαστε ύποχρεωμένοι νά μετατρέψουμε τό Ε.Ρ. σέ Σ.Ρ. Ή διαδικασία τής μετατροπής τού Ε.Ρ. σε Σ.Ρ. ονομάζεται **άνορθωση** και οι διατάξεις πού πραγματοποιούν τήν άνορθωση, ονομάζονται **άνορθωτές**.

Οι άνορθωτές είναι άνωγμοι μόνο στή μια ήμεριόδο τού Ε.Ρ. Στήν άλλη παρουσιάζουν σχεδόν διακοπή (φράγμα στή ροή τού ηλεκτρικού ρεύματος).

Η μετατροπή Ε.Ρ. σε Σ.Ρ. μπορεΐ νά πραγματοποιηθεί και μέ τή βοήθεια **ηλεκτρικού ζεύγους κινητήρα-γεννήτριας**, μέ τή βοήθεια **στρεφόμενου μετατροπέα** ή **μετατροπέα** μέ μηχανικές έπαφές.

32.2 Ζεύγος κινητήρα Ε.Ρ.-γεννήτριας Σ.Ρ.

Οι μηχανές τού ζεύγους είναι συνδεμένες μεταξύ τους μηχανικά (σχ. 32.2).

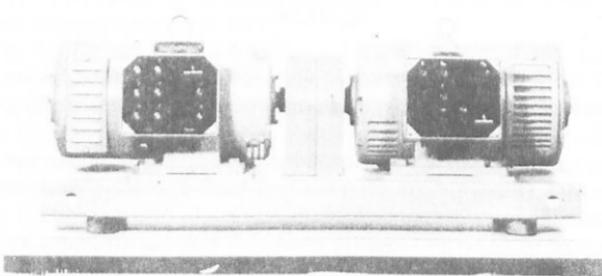

Σχ. 32.2.
Ζεύγος κινητήρα-γεννήτριας.


Γιά μικρές ίσχεις χρησιμοποιούνται συνήθως οι άσυγχρονοι κινητήρες. Στίς περιπτώσεις πού ή i-σχύς τού φορτίου είναι μεγάλη προτιμούνται οι σύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες, γιατί έχουν μεγαλύτερο βαθμό άποδόσεως και γιατί παράλληλα μέ τή λειτουργία τους έπιτυχάνεται ή βελτίωση τού συντελεστή ισχύος σε διάλογη τήν έγκατασταση.

“Οπωσδήποτε τό ζεύγος κινητήρα Ε.Ρ.-γεννήτριας Σ.Ρ. λειτουργεί μέ πολύ χαμηλό βαθμό άποδόσεως η (βασικό μειονέκτημα). Και είναι: $\eta_0 = \eta_k \cdot \eta_y$ οπου: η_k ή βαθμός άποδόσεως κινητήρα και η_y ή βαθμός άποδόσεως γεννήτριας.

32.3. Άνορθωση Ε.Ρ. μέ ξηρούς άνορθωτές.

Για τήν άνορθωση τοῦ Ε.Ρ. χρησιμοποιοῦνται τά άνορθωτικά στοιχεῖα ύποειδίου τοῦ χαλκοῦ, σε- ληνίου, γερμανίου καὶ πυριτίου. Οι άνορθωτές γερμανίου καὶ πυριτίου, χάρη στίς έξαιρετικές ιδιότητές τους πού παρουσιάζουν στήν άνορθωση, τείνουν νά άντικαταστήσουν τάμις άνορθωτές σεληνίου, πού ή χρησιμοποίησή τους ήταν σχεδόν καθολική σε άνορθωτικές διατάξεις μέ σημαντική ίσχυ.

Στό σχήμα 32.3α φαίνεται ή συγκρότηση ένός άνορθωτικού στοιχείου καὶ ή χαρακτηριστική καμ- πύλη $I = F(U)$ τῆς μεταβολῆς τοῦ ήλεκτρικού ρεύματος σε συνάρτηση μέ τή μεταβολή τῆς τάσεως πού έφαρμόζεται σ' αὐτό.

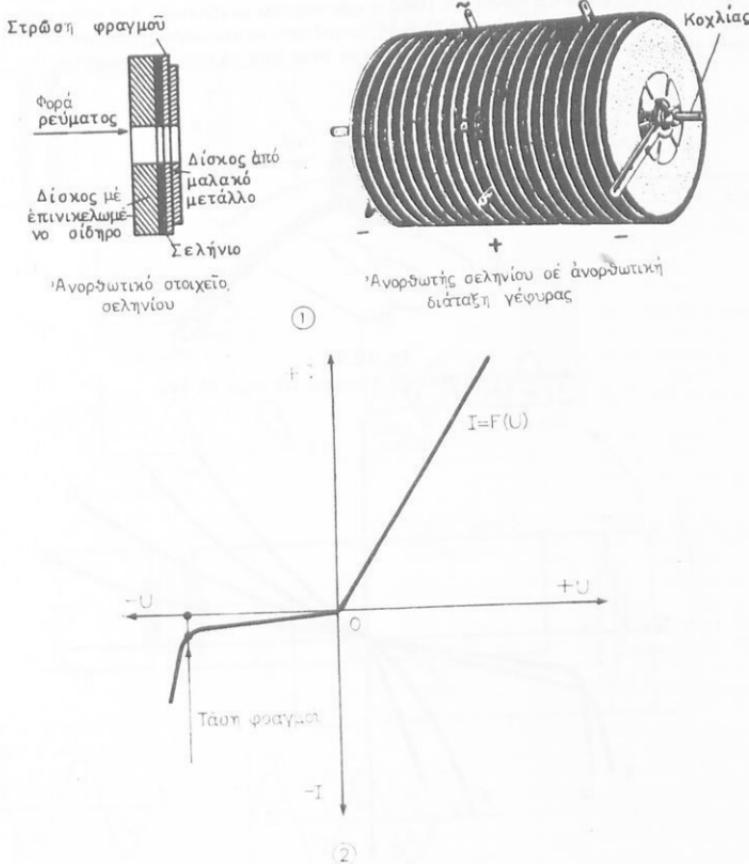

Σχ. 32.3α.

- 1) Συγκρότηση άνορθωτικῶν στοιχείων. 2) Χαρακτηριστική καμπύλη $I = F(U)$ || σέ άμπερ (A) καὶ U σέ βόλτ (V).

Εἶναι γνωστό ότι σέ κάθε κύκλωμα άνορθώσεως καὶ κατά τήν άρνητική ήμιπερίοδο τῆς τάσεως κυκλοφορεῖ μικρή ποσότητα ήλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή δέν έχομε τέλειο φραγμό στίς άρνητικές ήμιπεριόδους. "Άν δημας ἡ τάση πού έφαρμόζεται στό στοιχεῖο περάσει μιά όρισμένη τιμή. τότε έπερ- κή ιδιότητα τῆς άνορθώσεως.

Η τάση, μέ τήν όποια πραγματοποιεῖται ή διάσπαση τής «στρώσεως φραγμού», όνομάζεται **τάση φραγμού** και άποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ άνορθωτη.

Έτσι κάθε είδος άνορθωτικοῦ στοιχείου έχει μάτι ἐπιτρέπομενη τάση λειτουργίας.

Η ἐπιτρέπομενη τάση τοῦ άνορθωτικοῦ στοιχείου ύποξειδίου τοῦ χαλκοῦ εἶναι περίπου 10V, τοῦ σεληνίου 20-25 V, τοῦ γερμανίου 160V και τοῦ πυρίτου 380V. Ένα ακόμη στοιχεῖο πού περιορίζει τή χρήση τῶν άνορθωτῶν εἶναι ή μέγιστη ἐπιτρέπομενη ἔνταση φορτίσεώς τους.


Η μέγιστη φόρτιση στά στοιχεία σεληνίου εἶναι 60 mA/cm^2 δταν ή ψύξη εἶναι φυσική και μπορεῖ νά φθάσει στά 150 mA/cm^2 δταν ή ψύξη εἶναι τεχνητή.

Στά στοιχεία τοῦ γερμανίου καί πυρίτου ή φόρτιση ἀνέρχεται $50 \div 150 \text{ A/cm}^2$. Δηλαδή τά στοιχεία αύτά έχουν άνορθωτική ικανότητα 1000 φορές περίπου μεγαλύτερη ἀπό ἑκείνη τῶν στοιχείων τοῦ σεληνίου. Τό χαρακτηριστικό αύτό δίνει τή δυνατότητα κατασκευῆς άνορθωτικῶν διστάξεων μέ στοιχεία γερμανίου ή πυρίτου μέ πολὺ μικρότερο δγκο ἀπό τά στοιχεία σεληνίου (σχ. 32.3β).



Σχ. 32.3β.

Άνορθωτικό στοιχείο πυρίτου γιά ίσχυ 10 kW.

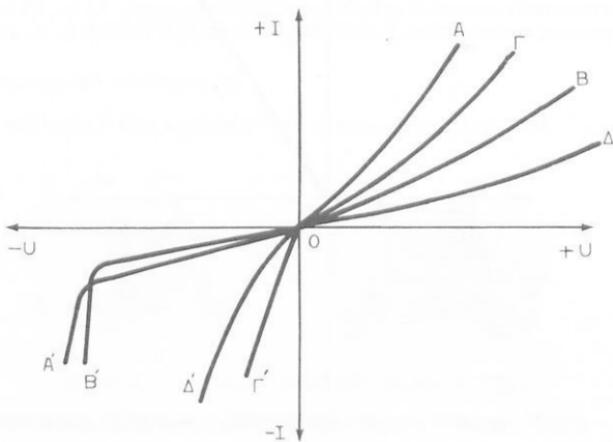

Σχ. 32.3γ.

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες $I = F(U)$ λειτουργίας τῶν άνορθωτῶν.
A-A' : $I = F(U)$ γερμάνιο.

B-B' : $I = F(U)$ πυρίτιο.

C-C' : $I = F(U)$ όξειδιο τοῦ χαλκοῦ.

D-D' : $I = F(U)$ σελήνιο.


Χαρακτηριστικό ἐπίσης γνώρισμα τῆς λειτουργίας τῶν άνορθωτῶν, εἶναι ή μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας τους. Γιά τό σελήνιο ή θερμοκρασία εἶναι 80°C, γιά τό γερμάνιο 65°C καί γιά τό πυρίτιο 140°C.

Σημειώνουμε ότι τά στοιχεία τοῦ γερμανίου καὶ τοῦ πυρίτου ἔξ αἰτίας τῶν μικρῶν διαστάσεων τοὺς ἔχουν μικρὴ θερμοχωρητικότητα. Ἔτσι, ὅταν ὑπερφορτίζονται παρουσιάζουν ἀπότομη αὔξηση τῆς θερμοκρασίας τούς.

Γ' αὐτὸ τά ἀνορθωτικά αὐτά στοιχεία εἶναι ἐφοδιασμένα καὶ μέ ψυκτικά σώματα.

Στό σχῆμα 32.3γ φαίνονται οἱ χαρακτηριστικὲς καμπύλες $I = F(U)$ λειτουργίας τῶν διαφόρων εἰδῶν ἀνορθωτῶν.


Ἀπὸ τῆς Ἡλεκτροτεχνία καὶ τίς Ἡλεκτρικές Μηχανές εἶναι γνωστά τά διάφορα κυκλώματα ἀνορθώσεως. Στά σχήματα 32.3δ καὶ 32.3ε φαίνονται διάφορα κυκλώματα ἀνορθώσεως.

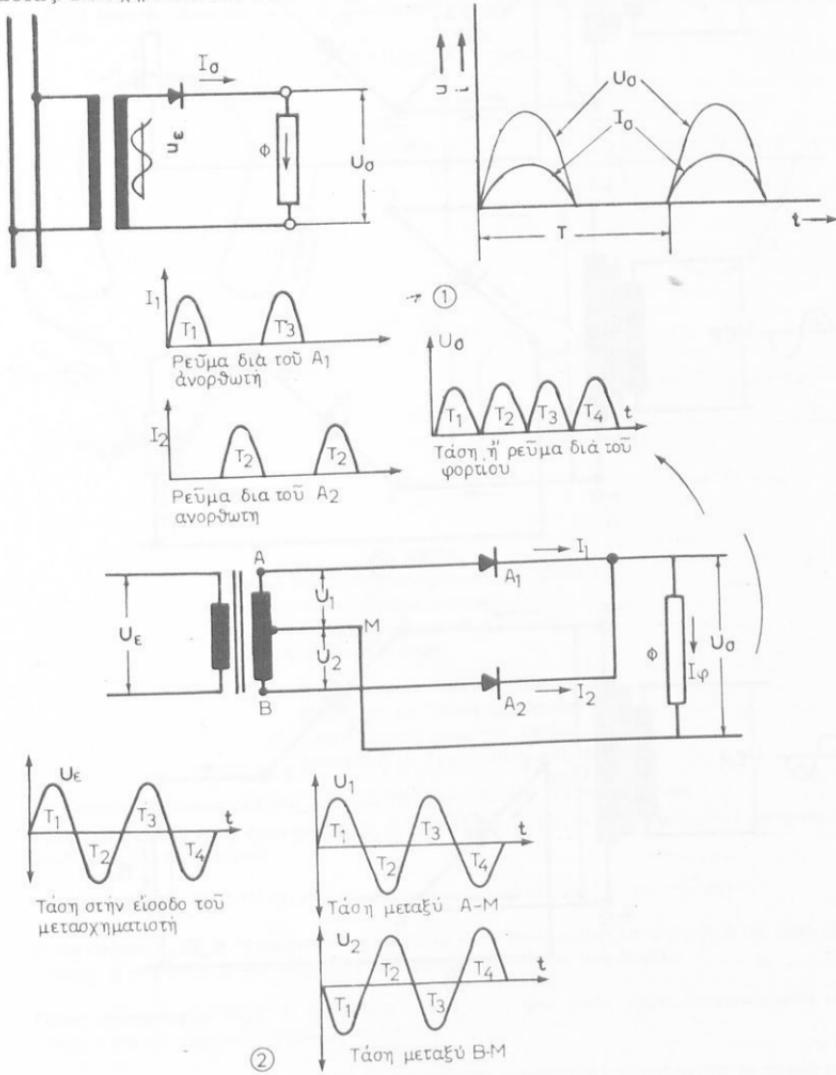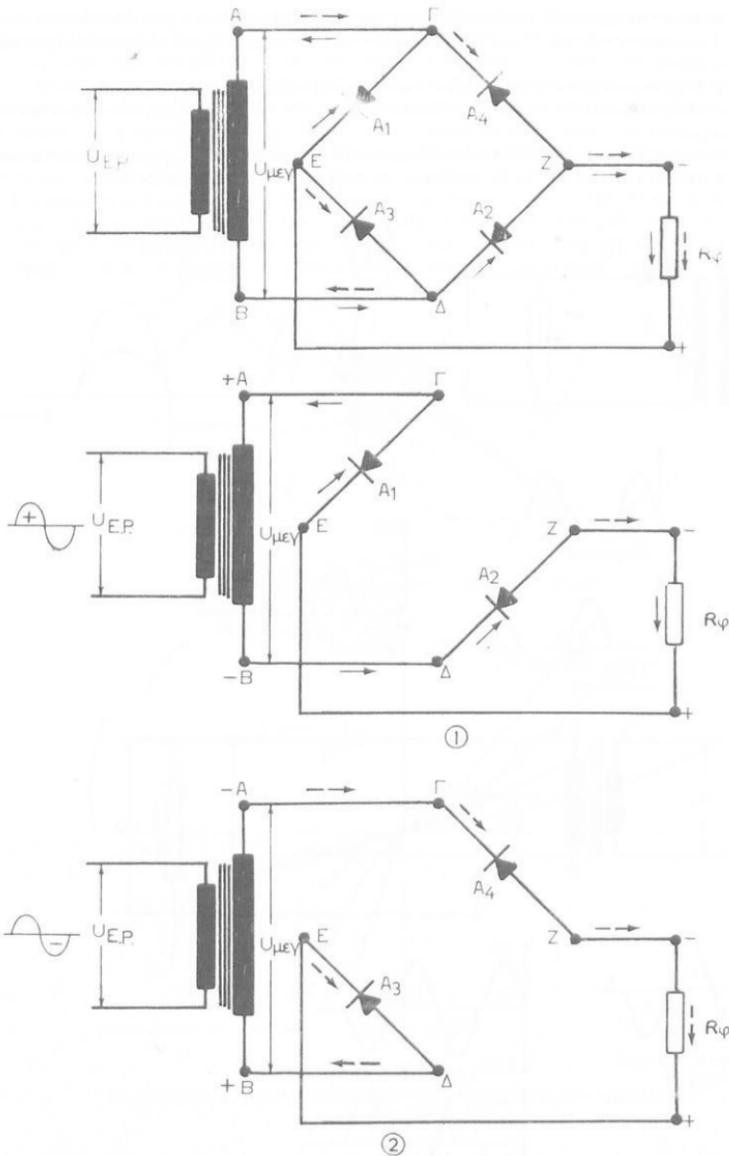

Σχ. 32.36.

Διάφορα κυκλώματα ἀνορθώσεως.

1) Ἀπλή ἀνορθωση ἡ μισοῦ κύματος. 2) Διπλή ἀνορθωση ἡ ὀλόκληρος κύματος.

**Σχ. 32.3ε.**

'Ανορθωση μέ βιονοφασική γέφυρα.



1) Θετική ήμιπερίοδος τάσεως U_{EP} , 2) Άρνητική ήμιπερίοδος τάσεως U_{EP} .

32.4 Άνορθωση Ε.Ρ. μέ λυχνίες ύδραργυρου.

Οι ξηροί άνορθωτές παρουσιάζουν μεγάλη έσωτερηκή άντίσταση κατά τήν όρθη φορά του ήλεκτρικού ρεύματος, σέ σχέση μέ τούς άνορθωτές πού χρησιμοποιοῦν λυχνίες αέριου ή άτμων ύδραργυρου. Στήν κατηγορία τών λυχνιών μέ άτμους ύδραργυρου άνηκουν και οι λυχνίες μέ «τόξο ύδραργυρου» ή, δημοσ, «λυχνίες ύδραργυρου».

Τίς κατασκευαστικές λειπομέρειες τών λυχνιών αύτών τις γνωρίζομε άπό τήν «Ηλεκτροτεχνία» και τής «Ηλεκτρικές Μηχανές».

Ένα έδος λυχνίας ύδραργυρου και οι χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας της φαίνονται στό σχήμα 32.4a.

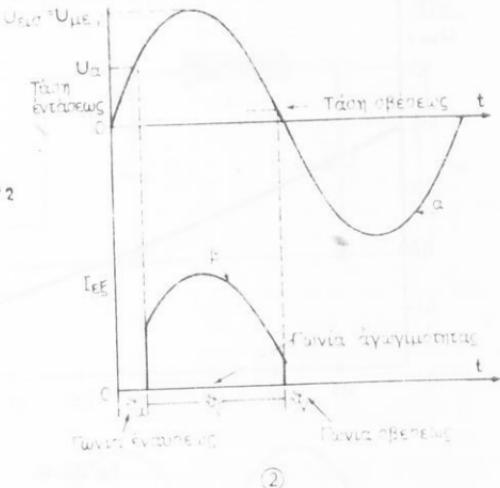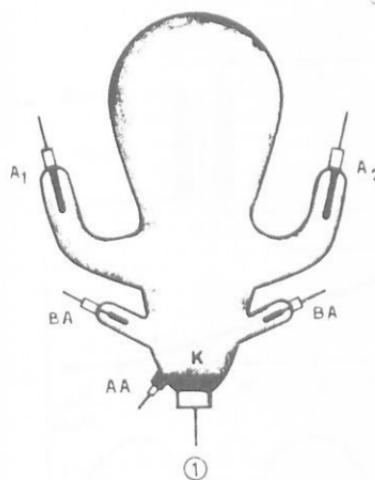

Σχ. 32.4a.

Γυάλινη λυχνία ύδραργυρου μέ δύο άνόδους.

- 1) A_1 , A_2 = Άνοδος λυχνίας.
- BA = Βοηθητικές άνοδοι λυχνίας.
- AA = Άνοδος άφης.

- 2) (a) Κυματομορφή τάσεως είσοδου άνορθωτή μέ λυχνία ύδραργυρου.
- (b) Κυματομορφή ρεύματος έξοδου άνορθωτή μέ λυχνία ύδραργυρου.

Τά βασικά χαρακτηριστικά τών λυχνιών ύδραργυρου [σχ. 32.4a (2)] είναι:

Τάση έναυσεως ή τάση έκκινησεως (U_a): Η ήλεκτρική τάση πού πραγματοποιεί τόν ιονισμό οποιους άτμους ύδραργυρου.

Τάση άποσβέσεως (U_β): Η ήλεκτρική τάση πού προκαλεῖ τόν άποιον: τού στή λυχνία.

Γωνία έναυσεως (Θ_a): Η γωνία πού έκφράζει σέ ήλεκτρικές μοίρες τό χρόνο από τήν άρχη τής οποικής ημιπεριόδου μέχρι τή στιγμή πού άρχιζει ο ιονισμός στή λυχνία.


Γωνία άγωγμάτης (Θ_β): Η γωνία πού έκφράζει σέ ήλεκτρικές μοίρες τό χρόνο κατά τόν οποιοντού στή λυχνία παραμένει άγωγμη.

Γωνία σβέσεως (Θ_y): Η γωνία πού έκφράζει σέ ήλεκτρικές μοίρες τό χρόνο από τή στιγμή τού οποιοντού στή λυχνία μέχρι τό τέλος τής θετικής ημιπεριόδου.

Τά χαρακτηριστικά αύτά είναι σημαντικά στοιχεία γιά τήν άπόδοση τής λυχνίας ύδραργυρου σε άνορθωτική διάταξη. Γενικά, μπορούμε νά πούμε ότι στά κυκλώματα άνορθώσεων μέ άνορθωτές λυχνίες ύδραργυρου ή άεριου, δλα τά μεγέθη πού προκύπτουν από τήν άνάλυση τοῦ παλμορεύματος στήν έξοδο τής άνορθώσεως έξαρτώνται από τό λόγο:

$$\frac{U_a}{U_{μεγ}}$$

Δηλαδή τό λόγο τής τάσεως έναυσεως (U_a) μέ τή μέγιστη έναλλασσόμενη τάση ($U_{μεγ}$) πού είσαγεται στό κύκλωμα γιά άνορθωση.

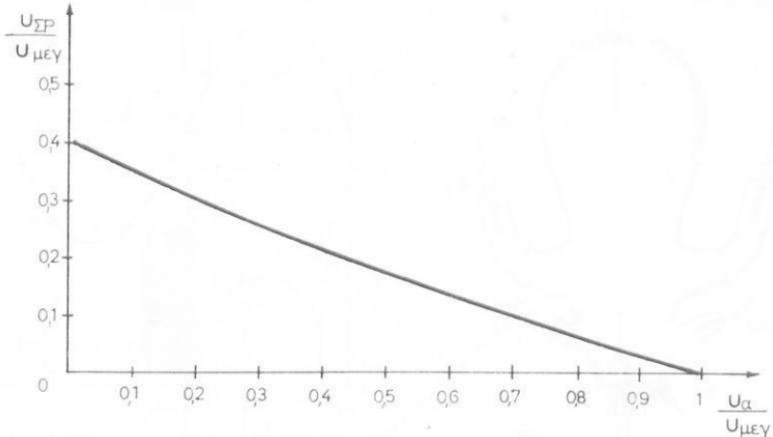

Σχ. 32.4β.

Η καμπύλη στό σχήμα 32.4β δείχνει τήν έπιδραση τοῦ λόγου:

$$\frac{U_a}{U_{μεγ}}$$

στήν τιμή τής άνορθωμένης συνεχούς τάσεως $U_{ΣΡ}$.


32.5 Φίλτρα.

Είναι γνωστό ότι ή άνορθωμένη τάση στό φορτίο R_ϕ παρουσιάζει πολύ μεγάλη κυμάτωση. Η κυμάτωση αύτή έχομαλύνεται όταν μεταξύ τοῦ άνορθωτή και τοῦ φορτίου τοποθετήσομε **ειδικά** ή-λεκτρικά κυκλώματα, όπως τά **φίλτρα έχομαλύνσεως**.

Τά κυριότερα από τά φίλτρα αύτά, καθώς και ή κυματομορφή τής τάσεως στήν έξοδο τοῦ άνορθωτή, φαίνονται στό σχήμα 32.5.

32.6 Ασκήσεις.


1. a) Άναγνωρίστε τίς μηχανές τοῦ ήλεκτρικοῦ ζεύγους πού θά σᾶς δοθεῖ στό έργαστριο καί σημειώστε από τήν πινακίδα τοῦ ζεύγους, τούς βαθμούς αποδόσεως τοῦ κινητήρα καί τής γεννήτριας.
β) Έχοντας ύπόψη σας τή συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 32.6 ζητήστε από τόν ύπεύθυνο τών ύλικων καί τών όργάνων τοῦ έργαστηρίου τά κατάλληλα οργανα καί τίς συσκευές γιά νά πραγματοποιήσετε τή συνδεσμολογία.

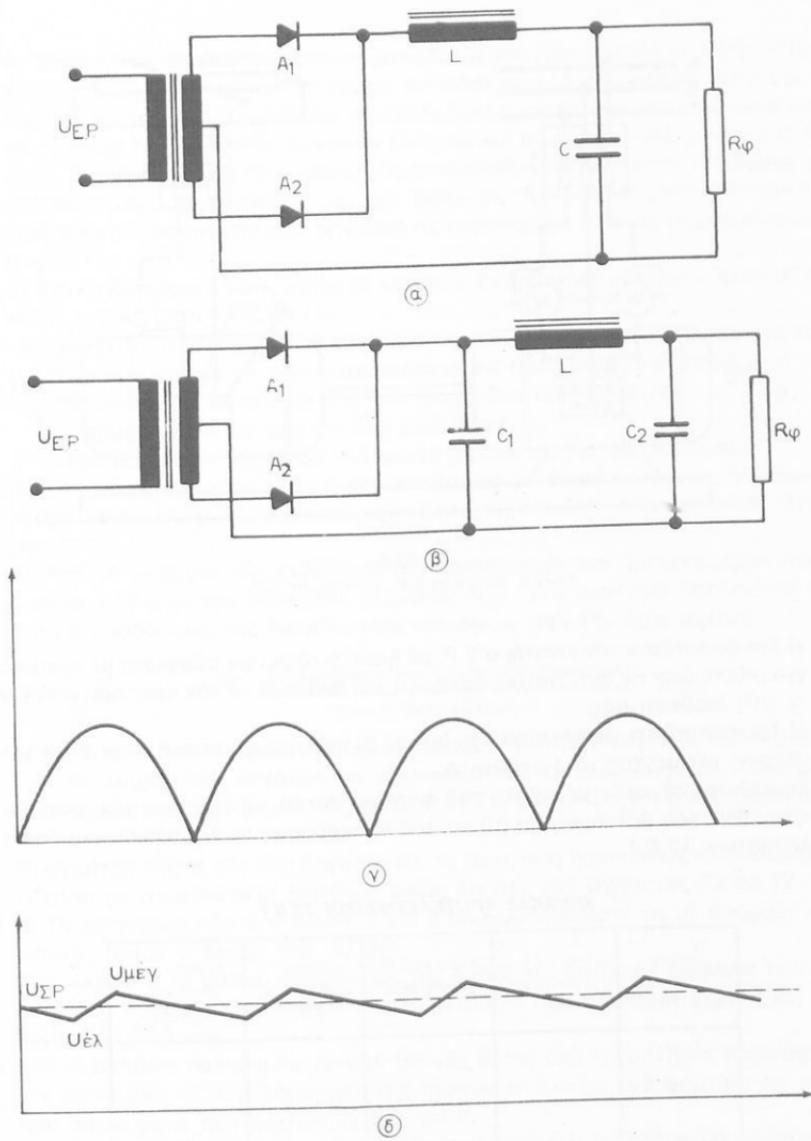

Σχ. 32.5.

α) Κύκλωμα διπλής άνορθώσεως μέ φίλτρο αύτεπαγμικής είσοδου τύπου L . β) Κύκλωμα διπλής άνορθώσεως μέ φίλτρο χωρητικής είσοδου. γ) Κυματομορφή τάσεως έξόδου κυκλώματος διπλής άνορθώσεως χωρίς φίλτρο έξομαλύνσεως. δ) Κυματομορφή τάσεως έξόδου φίλτρου χωρητικής είσοδου κυκλώματος διπλής άνορθώσεως. $U_{\mu \gamma}$ ή μέγιστη τάση φορτίσεως τοῦ πυκνωτῆ τοῦ φίλτρου. $U_{\Sigma P}$. ή συνεχής συνιστώσα τῆς $U_{e\lambda}$ ή έλάχιστη τάση φορτίσεως τοῦ πυκνωτῆ τοῦ φίλτρου.

$$\text{τάσεως, δηλαδή } U_{\Sigma P.} = \frac{U_{\mu \gamma} + U_{e\lambda}}{2}$$

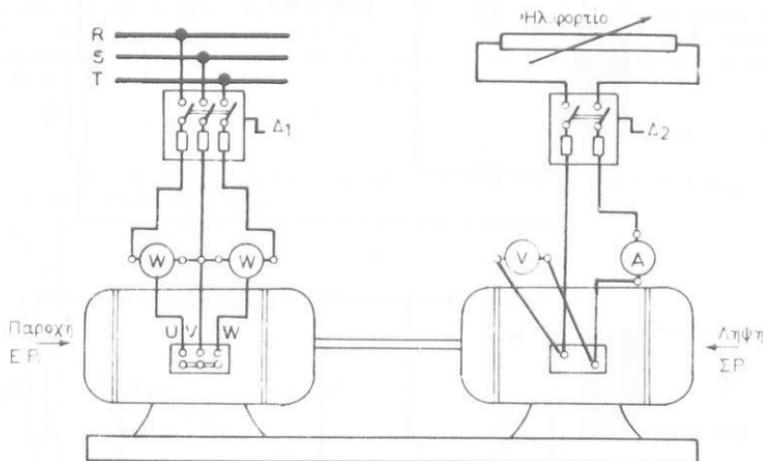

Σχ. 32.6.
Ζεῦγος κινητήρα Ε.Ρ. γεννήτριας Σ.Ρ.

γ) Τροφοδοτήστε τόν κινητήρα Ε.Ρ. μέ δηλεκτρικό ρεύμα σύμφωνα μέ αύτά που γνωρίζετε άπό τίς άντιστοιχες άσκήσεις και άναλογα μέ τόν κινητήρα πού έχετε στή διάθεση σας.

δ) Τροφοδοτήστε μέ δηλεκτρικό ρεύμα τό μεταβλητό δηλεκτρικό φορτίο τής γεννήτριας κλείνοντας τό διακόπτη Δ_2 .

Σημειώστε σέ κάθε μεταβολή τού φορτίου αύτοῦ τίς ένδείξεις τῶν βαττομέτρων (W), τού βολτόμετρου (V) και τού άμπερόμετρου (A) στόν πίνακα άποτελεσμάτων 32.6.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 32.6.1

Ισχυς φορτίου Ε.Ρ. (W)	Τιμού Σ.Ρ. γεννήτριας (V)	Εντοση Σ.Ρ. γεννήτριας (A)	Ισχυς γεννήτριας (W)	Συνολικός βαθμός άποδοσιώς

ε) Ύπολογίστε σέ κάθε περίπτωση μεταβολής τοῦ φορτίου τῆς γεννήτριας την άποδιδόμενη ίσχυ της καὶ τό βαθμό ἀποδόσεως τοῦ ἡλεκτρικοῦ ζεύγους.

στ) Σχεδιάστε στό τετράδιο σας τή συνδεσμολογία τῆς ἀσκήσεως. Σημειώστε τά στοιχεῖα τῶν μηχανῶν, ὄργανων ἐλέγχου καὶ συσκευῶν πού χρησιμοποιήσατε. Περιγράψτε τήν δλη πορεία τῆς ἀσκήσεως. Συγκρίνετε τούς βαθμούς ἀποδόσεως πού ύπολογίσατε, μέ τούς βαθμούς τῆς πινακίδας τοῦ ἡλεκτρικοῦ ζεύγους καὶ διατυπώστε στό τετράδιο τίς παρατηρήσεις καὶ τά συμπεράσματά σας.

2. α) Στό ἑργαστήριο θά σᾶς δοθεῖ σέ «σασσί» ἀνορθωτικό κύκλωμα ὅμοιο μέ έκεινο τοῦ σχήματος 32.3δ (1).

‘Αναγνωρίστε τά στοιχεῖα τοῦ κυκλώματος καὶ ζητήστε νά σᾶς δώσουν τά κατάλληλα ὄργανα γιά νά πραγματοποιήσετε τίς παρακάτω συνδέσεις:

- Σέ σειρά μέ τό φορτίο τῆς διατάξεως, ἔνα ἀμπερόμετρο.
 - Παράλληλα μέ τό φορτίο, ἔνα βολτόμετρο.
 - Στό πρωτεῦον κύκλωμα τοῦ μετασχηματιστῆ, ἔνα βαττόμετρο.
- β) Τροφοδοτήστε τό κύκλωμα τῆς ἀσκήσεως μέ ἐναλλασσόμενο ἡλεκτρικό ρεῦμα (κατάλληλης τάσεως) καὶ σημειώστε τίς ἐνδείξεις τῶν ὄργανων ἐλέγχου.
- γ) Ἀπό τό γινόμενο τῶν ἐνδείξεων τοῦ βολτόμετρου καὶ ἀμπερόμετρου ὑπολογίστε τήν ίσχυ τοῦ συνεχοῦς ρεύματος Ν_{ΣΡ}. Στή συνέχεια ύπολογίστε τό βαθμό ἀποδόσεως τῆς ἀνορθωτικῆς διατάξεως ἀπό τήν ἔχης σχέση:

$$\text{η} \frac{\%}{\%} \frac{N_{\Sigma P}}{N_{e10}} \cdot 100\% = \frac{(\text{ἔνδειξη } \text{Ἀμπερόμετρου} \times \text{ἔνδειξη } \text{Βολτόμετρου}}{\text{Ἐνδειξη } \text{Βαττομέτρων}} \cdot 100\%$$

δ) Σχεδιάστε στό τετράδιο σας τή συνδεσμολογία τῆς ἀσκήσεως καὶ σημειώστε τά στοιχεῖα τῶν ὄργανων καὶ συσκευῶν πού χρησιμοποιήσατε. Περιγράψτε συνοπτικά τήν πορεία τῆς ἀσκήσεως καὶ διατυπώστε τίς παρατηρήσεις καὶ τά συμπεράσματά σας.

3. Πραγματοποιήστε τήν ἴδια ἑργασία καὶ τίς ἴδιες μετρήσεις ὥπως στήν ἀσκηση 2, ἀλλά μέ ἀνορθωτικές διατάξεις ὥπως ἔκεινες τοῦ σχήματος 32.3δ (2).

4. α) Τίς μετρήσεις τῶν ἀσκήσεων 2 καὶ 3 πραγματοποιήστε τίς μέ ἀνορθωτική διάταξη τύπου γέφυρας (σχ. 32.3ε).

β) Συγκρίνετε τό βαθμό ἀποδόσεως τῆς διατάξεως αὐτῆς μέ ἔκείνους τῶν ἀσκήσεων 2 καὶ 3 καὶ διατυπώστε στό τετράδιό σας τίς παρατηρήσεις καὶ τά συμπεράσματά σας.

5. Μέ τή βοήθεια παλμογράφου, πού θά σᾶς δοθεῖ στό ἑργαστήριο, παρατηρήστε διαδοχικά τίς κυματομορφές τῆς τάσεως στά ἄκρα τοῦ φορτίου καὶ στά τρία κυκλώματα τῶν ἀσκήσεων 2,3 καὶ 4.

Γιά νά χειρισθεῖτε τόν παλμογράφο σᾶς ὑπενθυμίζομε ὅτι πρέπει νά γνωρίζετε τά κυριότερα ρυθμιστικά «κουμπιά» του καὶ τήν ἑργασία πού τό καθένα κάνει. Δηλαδή:

Φωτεινότητα (intensity). Αὔξανει ἢ ἐλαττώνει τή φωτεινότητα τοῦ σήματος στήν θόδόν. Ἐπίσης, συνήθως στό κουμπί τῆς φωτεινότητας είναι καί ὁ διακόπτης ἀποκαταστάσεως καὶ διακοπῆς τοῦ κυκλώματος τροφοδοτήσεως τοῦ παλμογράφου.

Έστιαση τοῦ στίγματος (focus). Καθιστᾶ λεπτότερο καί εύκρινέστερο τὸ στίγμα στήν ὁδόνη.

Κατακόρυφη τοποθέτηση τοῦ στίγματος (vertical position). Ρυθμίζει πρός τά πάνω ἢ κάτω τὴν θέση τοῦ στίγματος στήν ὁδόνη.

Όριζόντια τοποθέτηση τοῦ στίγματος (horizontal position). Ρυθμίζει πρός τά ἀριστερά ἢ δεξιά τὴν θέση τοῦ στίγματος.

Κατακόρυφη ἐνίσχυση τοῦ σήματος (vertical gain). Ρυθμίζει τὸ πλάτος τῆς ἐφαρμοζόμενης τάσεως στά πλακίδια κατακόρυφης ἀποκλίσεως καί ἔτσι κανονίζει τὸ ὑψος τοῦ παλμογραφήματος στήν ὁδόνη.

Όριζόντια ἐνίσχυση (horizontal gain). Ρυθμίζει τὸ πλάτος τῆς τάσεως στά πλακίδια ὀριζόντιας ἀποκλίσεως καί ἔτσι κανονίζει τὸ πλάτος τοῦ παλμογραφήματος.

Ἐπιλογέας συχνότητας σαρώσεως (sweep frequency selector). Ρυθμίζει χονδρικά τήν περιοχή στήν οποία πρέπει νά βρίσκεται ἡ συχνότητα τῆς ὀριζόντιας ἰσοταχοῦς κινήσεως τοῦ στίγματος, δηλαδή ἡ συχνότητα τῆς σαρώσεως.

Λεπτή ρύθμιση τῆς συχνότητας σαρώσεως (frequency vernier). Ρυθμίζει μέτρια περισσότερη ἀκρίβεια τήν συχνότητα τῆς σαρώσεως.

Ἐπιλογέας συγχρονισμοῦ (synchronization selector). Διορθώνει τήν συχνότητα τῆς σαρώσεως, ὥστε τό παλμογράφημα πού ἐμφανίζεται στήν ὁδόνη νά παραμένει ἀκίνητο.

Στούς διάφορους τύπους παλμογράφων συναντᾶμε τά ἴδια σχεδόν ρυθμιστικά κουμπιά μέτρια ἐλαφρές ἀλλαγές στήν ὄνομασία. Ἀκόμα, μιά καλή κατασκευή παλμογράφου θά περιλαμβάνει διπλή περισσότερη ρυθμιστικά κουμπιά. Καλή ὅμως γνώση ἔνος ἀπλοῦ παλμογράφου διευκολύνει στόν χειρισμό ὅπου ουδήποτε τύπου παλμογράφου συνθετότερης κατασκευῆς.

Ἐκτός ἀπό τούς ρυθμιστές τῆς λειτουργίας τοῦ παλμογράφου ὑπάρχουν στήν πρόσωφή του καί οι κατάλληλες ὑποδοχές γιά τή σύνδεση τῶν σημάτων, πού πρόκειται νά ἐμφανισθοῦν στήν ὁδόνη. Οι κυριότερες ἀπό τίς ὑποδοχές αὐτές εἶναι:

Κατακόρυφη εἰσόδος (vertical input). Σ' αὐτή τήν εἰσόδο συνδέεται τό πρός παρατήρηση σῆμα.

Όριζόντια εἰσόδος (horizontal input). Ἐδῶ συνδέεται ἔξωτερικό σῆμα σαρώσεως, πού πρόκειται νά ἐφαρμοσθεῖ στά πλακίδια ὀριζόντιας ἀποκλίσεως, δύταν δέν χρησιμοποιεῖται ἔσωτερική σάρωση.

Γιά νά θέσετε σέ λειτουργία τόν παλμογράφο πρέπει νά ἀκολουθήσετε τήν παρακάτω σειρά ἐργασιῶν.

- Νά τοποθετηθοῦν ὁ «ἐπιλογέας συχνότητας σαρώσεως» (sweep selector) καί ἡ «λεπτή ρύθμιση συχνότητας σαρώσεως» (sweep vernier) στό μέσο τῆς διαδρομῆς τους.

- Νά τοποθετηθοῦν οι ρυθμιστές (τά κουμπιά) ὀριζόντιας καί κατακόρυφης ἀποκλίσεως (horizontal and vertical position).

- Νά τοποθετηθεῖ στό μέσο τῆς διαδρομῆς ὁ ἐπιλογέας συγχρονισμοῦ (synchronization selector στή θέση int. (internal, ἔσωτερικός), ὥστε νά λειτουργεῖ ὁ ἔσωτερικός συγχρονισμός. Ὁ ἀπλός ρυθμιστής συγχρονισμοῦ (sync) νά μείνει ἐντελῶς κλειστός.

- Νά τοποθετηθεῖ ὁ ρυθμιστής φωτεινότητας (intensity) στά $\frac{3}{4}$ τῆς διαδρομῆς

του καί ό ρυθμιστής κατακόρυφης ένισχύσεως (vertical gain) νά τοποθετηθεῖ σχεδόν στή μέγιστη ένδειξη.

— Νά τεθεῖ ό ρυθμιστής όριζόντιας ένισχύσεως έπισης στά $\frac{3}{4}$ περίπου τῆς διαδρομῆς του.

— Νά ρυθμισθοῦν τά κουμπά κατακόρυφης καί όριζόντιας θέσεως ἔτσι ώστε ή φωτεινή εύθεια, ή δόποια έμφανίζεται όριζόντια στήν θόρνη, ἀφοῦ θερμανθεῖ γιά ένα ή δύο λεπτά ό παλμογράφος, νά τοποθετηθεῖ στό μέσο τῆς θόρνης.

— Νά γίνει λεπτή καί εύκρινής ή φωτεινή εύθεια μέ υπέμβαση στούς ρυθμιστές φωτεινότητας (intensity) καί ἐστιάσεως (focus).

— Νά ρυθμισθεῖ τό πλάτος τῆς εύθειας μέ υπέμβαση στό ρυθμιστή τῆς όριζόντιας ένισχύσεως (horizontal gain).

— Νά συνδεθεῖ διαδοχικά στήν κατακόρυφη είσοδο (vertical punt) ή τάση τοῦ φορτίου τῆς κάθε ἀνορθωτικῆς διατάξεως.

— Νά ρυθμισθοῦν ό ἐπιλογέας κατακόρυφης θέσεως (vertical position selector) καί ό κατακόρυφος ένισχυτής (vertical gain), ώστε τό σῆμα νά καλύψει τό 80% περίπου τῆς θόρνης σέ ύψος.

— Νά τοποθετηθεῖ ό ἐπιλογέας συχνότητας σαρώσεως (sweep selector) καί νά στραφεῖ τό κουμπί λεπτῆς ρυθμίσεως τῆς συχνότητας σαρώσεως (sweep vernier) ἔτσι, ώστε νά παρουσιασθοῦν δύο πλήρεις ἐναλλαγές τῆς τάσεως τοῦ σήματος στήν θόρνη.

— Νά σταθεροποιηθεῖ μέ τό ρυθμιστή συγχρονισμοῦ (sync) τό σῆμα στήν θόρνη. Γιά πλήρη σταθεροποίηση ἴσως χρειασθεῖ ἐπέμβαση καί στό μικρομετρικό ἐπιλογέα συχνότητας σαρώσεως (sweep vernier).

6. α) Άναγνωρίστε τό ἀνορθωτικό κύκλωμα λυχνίας ύδραργυρου πού θά σᾶς δοθεῖ στό ἑργαστήριο καί σχεδιάστε το στό τετράδιο σας.

β) Τροφοδοτήστε τό κύκλωμα τῆς διατάξεως μέ τήν κατάλληλη ἡλεκτρική τάση «θερμάνσεως».

Μετά τή θέρμανση τῆς λυχνίας καί τή δημιουργία ἀτμῶν ύδραργυρου, ἐφαρμόστε τήν ἐναλλασσόμενη τάση πού θέλετε νά ἀνορθώσετε.

γ) Συνδέστε στήν ἔξοδο τῆς ἀνορθωτικῆς διατάξεως (στό φορτίο R_{ϕ}) παλμογράφο, ὅπως κάνατε στήν ἀσκηση 5 καί παρατηρήστε τή μορφή τοῦ ἀνορθωμένου κύματος. Σχεδιάστε τή μορφή αὐτή στό τετράδιο σας.

δ) Τοποθετήστε, μεταξύ τῆς καθόδου τῆς λυχνίας καί τοῦ φορτίου R_{ϕ} , φίλτρο ἔξομαλύνσεως μέ αὐτεπαγωγική καί μέ χωρητική είσοδο, ὅπως στό σχῆμα 32.5 (α) καί 32.5 (β).

Σέ κάθε περίπτωση παρακολουθήστε στήν θόρνη τοῦ παλμογράφου τίς κυματομορφές. Σχεδιάστε τίς στό τετράδιο σας καί συγκρίνετέ τίς.

Διατυπώστε στό τετράδιο σας τίς παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά σας.

ε) Τροφοδοτήστε τό κύκλωμα τῆς διατάξεως μέ μεταβλητή ἐναλλασσόμενη τάση καί ρυθμίστε αὐτά μέχρι νά διαπιστώσετε τήν τιμή τῆς τάσεως ἐναύσεως τῆς λυχνίας.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

33.1 Γενικά.

Έσωτερική Ήλεκτρική Έγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) είναι τό ήλεκτρικό δίκτυο τροφοδοτήσεως τών λαμπτήρων φωτισμού, μηχανημάτων και συσκευών πού είναι έγκαταστημένες σε δημόσια ή ιδιωτικά κτήρια ή σέ χώρους πού περιλαμβάνουν περιφραγμένα γήπεδα, άκαλυπτους χώρους και σέ ζώνες σταθμεύσεως δηχημάτων. Ή αρχή τής Ε.Η.Ε. είναι τό σημείο πού τοποθετείται ο μετρητής ήλεκτρικής ένέργειας, δηλαδή τό σημείο πού καταλήγει ένα τμήμα τού δικτύου διανομής της ΔΕΗ (παροχή).

Σέ κάθε χώρα ύπουλον θεσπισθεῖ κανονισμοί μέ σκοπο νά έξασφαλίσουν προστασία, σέ πρόσωπα, κτήρια κλπ., από τούς κινδύνους πού προκύπτουν με τή χρήση τής ήλεκτρικής ένέργειας γιά φωτισμό, κίνηση, θέρμανση, σήμανση κλπ.

Στή χώρα μας ίσχυουν γιά τίς Ε.Η.Ε. ειδικοί κανονισμοί, πού τούς λέμε «κανονισμοί Έσωτερικών Ήλεκτρισμών Έγκαταστάσεων».

Προσοχή: Οι κανονισμοί τών Ε.Η.Σ. άποτελούν βασικό βοήθημα και άπαραίτητο σύμβουλο γιά αύτον πού έργαζεται στό χώρο τού ήλεκτρισμού (μελετητές έγκαταστάσεως, τεχνίτες κλπ.).

33.2 Συνδεσμολογίες βασικών κυκλωμάτων φωτισμού.

Ή έσωτερική ήλεκτρική έγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) φωτισμού μιᾶς κατοικίας (ή και όποιουδήποτε άλλου χώρου) άποτελεί ένα συνδυασμό βασικών ήλεκτρικών κυκλωμάτων πού βρίσκονται έγκαταστημένα στούς διάφορους έπι μέρους χώρους. Τά κυκλώματα αύτά τροφοδοτούνται με ήλεκτρικό ρεύμα από ήλεκτρικές γραμμές πού άναχωρούν από τόν κεντρικό πίνακα διανομής, όπως φαίνεται στό σχήμα 33.2α.

Οι βασικότερες συνδεσμολογίες τών τοπικών κυκλωμάτων πού συνδυάζονται κατάλληλα γιά νά έξυπηρετήσουν συνολικά τό φωτισμό μιᾶς Ε.Η.Ε. είναι οι έξης:

33.2.1 Συνδεσμολογία άπλού διακόπτη μέ ένα φώς.


Είναι ή πολύ άπλη συνδεσμολογία πού συναντά ή λεκτρολόγος στήν πράξη. Γιά τήν πραγματοποίησή της χρειάζονται μιά λυχνιολαβή (ντουΐ), ένας άπλος διακόπτης, ένα κουτί διακλαδώσεως και άγωγοι γιά τή σύνδεσή τους.

Ο άπλος διακόπτης έχει δύο άκροδέκτες (σχ. 33.2β). Στόν ένα άπο αύτούς συνδέεται άγωγός πού ξεκινάει από τή γραμμή τής φάσεως (μαύρο χρώμα). Τόν άγωγό αύτό τόν χαρακτηρίζεμε **άγωγό τής φάσεως** γιά νά τό διακρίνομε από τούς άλλους άγωγούς.

Ο άλλος άκροδέκτης τού διακόπτη συνδέεται με άγωγό μαύρου χρώματος πού καταλήγει στόν ένα άκροδέκτη τής λυχνιολαβῆς (ντουΐ). Ο άγωγός αύτός χαρακτηρίζεται **άγωγός έπιστροφής**. Ο δεύτερος άκροδέκτης τής λυχνιολαβῆς συνοδεύεται με άγωγό γκρί χρώματος πού καταλήγει στή γραμμή τού ούδετέρου.

33.2.2 Συνδεσμολογία άπλου φωτός και ρευματοδότη.

Στή συνδεσμολογία αύτή έχομε συνδεσμολογιμένο και ένα ρευματοδότη (σχ. 33.2γ).

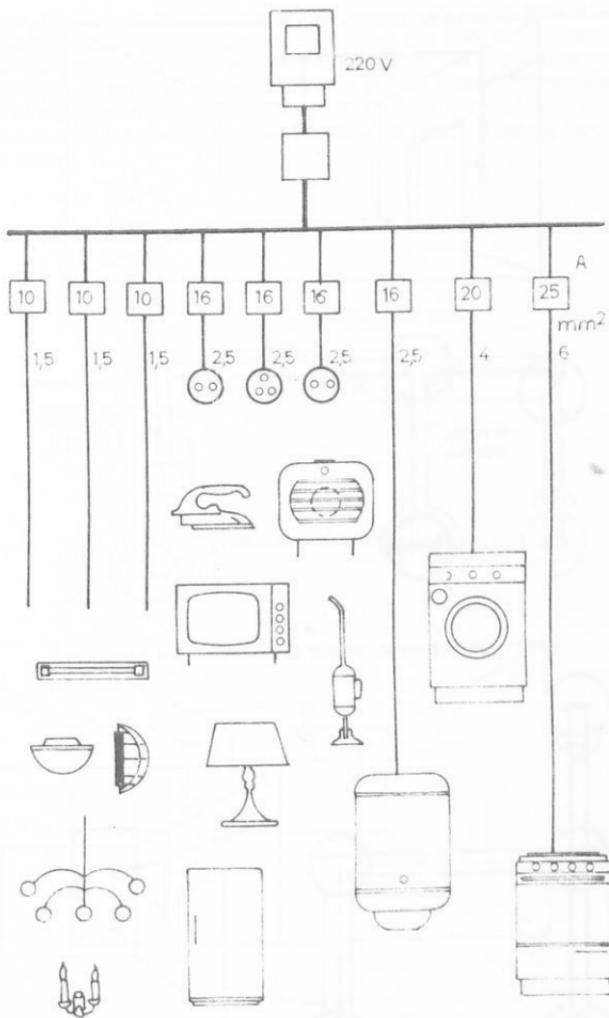



Σχ. 33.2α.

Ο ρευματοδότης μπορεί νά είναι διπολικός (χωρίς έπαφή γειώσεως) ή τριπολικός (μέ έπαφή γειώσεως).


Στήν περίπτωση του διπολικού ρευματοδότη δύναται άκροδέκτης συνδέεται μέ μαυρό άγωγό πού ξεκινάει από τή γραμμή φάσεως τής έγκαταστάσεως. Ο άλλος άκροδέκτης του ρευματοδότη συνδέεται μέ άγωγό γκρί χρώματος πού ξεκινάει από τή γραμμή του ούδετερου.

Τις πιο πολλές φορές δύμας χρησιμοποιούνται οι τριπολικοί ρευματοδότες (βλέπε και Κανονισμούς Ε.Η.Ε.), οι όποιοι φέρουν τρεῖς άκροδέκτες.

Σέ αύτούς τούς ρευματοδότες δύ τρίτος άκροδέκτης, δύ μεσαίος στή σειρά, συνδέεται μέ άγωγό κίτρινου χρώματος και μέ τή γραμμή γειώσεως τής έγκαταστάσεως.

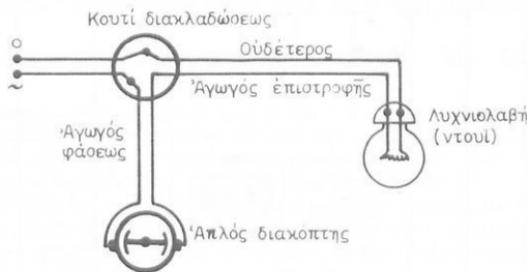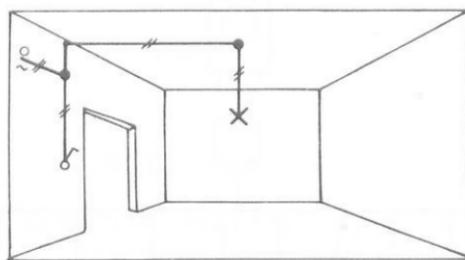

Σχ. 33.2β.
Συνδεσμολογία άπλού διεκόπτη με ένα φῶς.

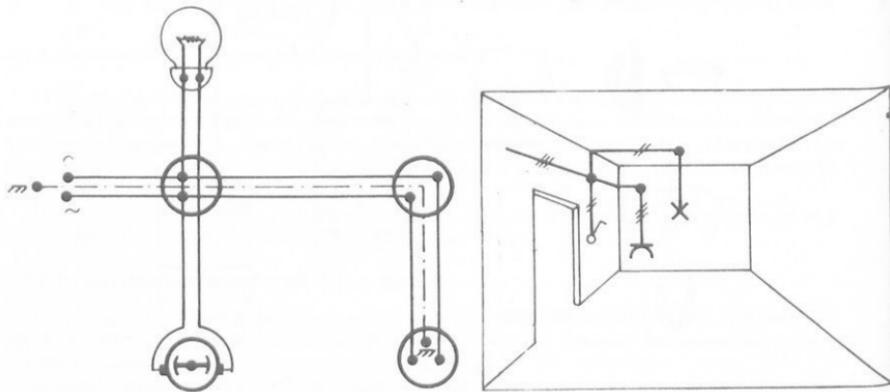


Σχ. 33.2γ.
Άπλό φῶς και ρευματοδότης.

33.2.3 Συνδεσμολογία διακόπτη κομμιτάπερ (έπιλεκτικός διακόπτης).

Μέ τή συνδεσμολογία αυτή πραγματοποιούμε ένα κύκλωμα όπου, μέ ένα διακόπτη μπορούμε νά άναβοσθύνουμε δύο φώτα ένα-ένα χωριστά ή περισσότερα σε όμαδες ή και δύλα μαζί. Γιά τή συνδεσμολογία ένός τέτοιου κυκλώματος μέ τρία φώτα χρειαζόμαστε τρείς λυχνιολαβές (ντουλ) ή ένα πο-

λύφωτο μέ τρια φωτιστικά στοιχεία, ένα διακόπτη κομμιτατέρ, τρία κουτιά διακλαδώσεως και άγωγούς για τή σύνδεσή τους. Ο διακόπτης αύτοῦ τοῦ είδους έχει τρεῖς άκροδέκτες. Στό μεσαίο άκροδέκτη συνδέεται διάγωγός (μαύρος) πού ξεκινάει άπό τή γραμμή τῆς φάσεως και οι άκραιοι άκροδέκτες μέ άγωγούς έπιστροφής. Ένώνονται, ο ένας μέ έναν άκροδέκτη μιᾶς λυχνιολαβῆς και ο άλλος σε έναν άπό τούς δύο κόμβους πού έχουν σχηματισθεῖ άπό τήν παράλληλη σύνδεση τῶν δύο άλλων λυχνιολαβῶν. Ό ούδετερος (γκρί χρῶμα) συνδέεται μέ τούς έλευθερους άκροδέκτες τῶν λυχνιολαβῶν (σχ. 33.2δ).

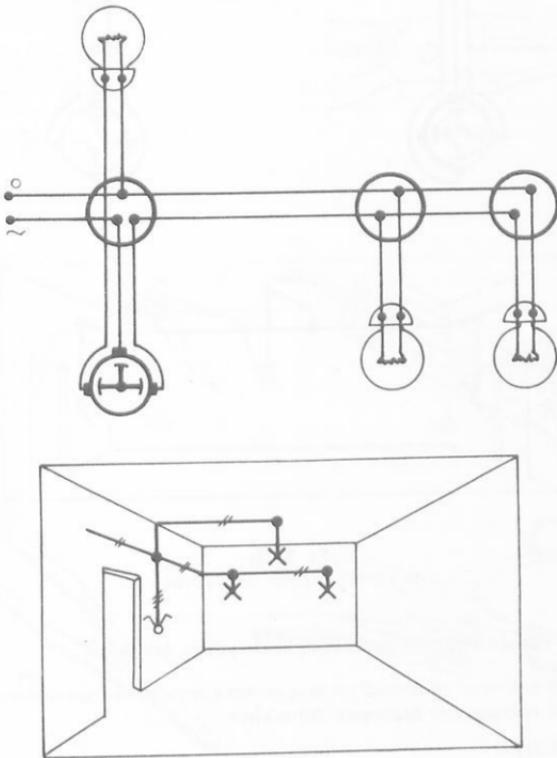



Σχ. 33.2δ.
Διακόπτης Κομμιτατέρ.

33.2.4 Συνδεσμολογία δύο άκραιων διακοπών άλλέ-ρετούρ [παλινδρομικός διακόπτης μέ ένα φώς].

Τή συνδεσμολογία αύτή τήν πραγματοποιοῦμε οταν θέλομε νά άναβοσβύνομε τό φῶς άπό δύο ή περισσότερα διαφορετικά σημεῖα.

Τά ίικά πού χρειαζόμαστε στήν περίπτωση αύτή είναι δύο άκραιοι διακόπτες άλλέ-ρετούρ, μιά λυχνιολαβή, τρία κουτιά διακλαδώσεως και άγωγούς γιά τή σύνδεσή τους.

Οι διακόπτες άλλέ-ρετούρ στό σταθερό τους μέρος μοιάζουν μέ τούς διακόπτες κομμιτατέρ, δηλαδή έχουν τρεῖς σταθερούς άκροδέκτες. Ή διαφορά τής κατασκευής τους βρίσκεται στό κινητό τους μέρος (σχ. 33.2ε).

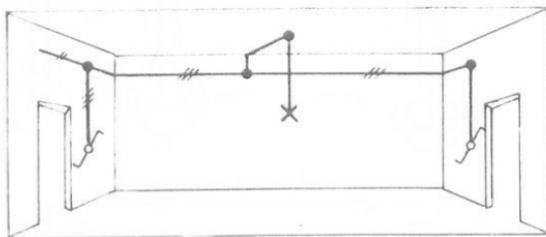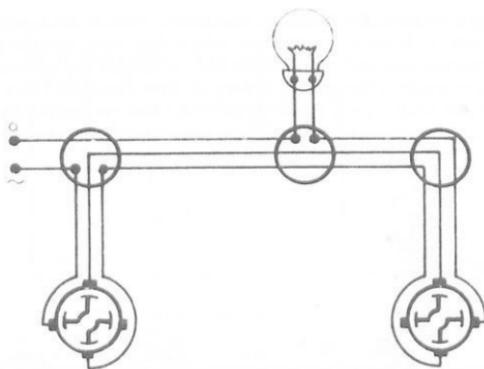

Σχ. 33.2ε.
Διακόπτες άκραιοι άλλε-ρετούρ.

33.3 Άπαραίτητα έργαλεια γιά τήν κατασκευή κυκλωμάτων φωτισμοῦ.

Στό σχήμα 33.3 φαίνονται τά βασικά και άπαραίτητα έργαλεια, πού χρειάζονται οι ήλεκτρολόγοι γιά τήν κατασκευή κυκλωμάτων φωτισμοῦ. Αυτά είναι:

α) Πένσες [σχ. 33.3(1):]

Κατασκευάζονται από άνοξείδωτο χάλυβα. Ή λαβή τους καλύπτεται από πλαστικό μονωτικό μεγάλης διηλεκτρικής άντοχής γιά προστασία από ήλεκτροπλήξια έκεινου που τή χρησιμοποιεῖ.

Οι πένσες χρησιμεύουν γιά νά κόβουν και νά διαμορφώνουν άγωγούς ήλεκτρικών έγκαταστάσεων μέχρι 10mm^2 (διατομή). Έπισης χρησιμεύουν γιά νά αφίγουν και νά συγκρατούν σωλήνες έγκαταστάσεων καθώς και διάφορα τεμάχια έξαρτημάτων τους.

β) Πλαγιοκόπτες [σχ. 33.3(2):]


Είναι πιο κατάλληλοι από τίς πένσες γιά τό κόψιμο τῶν άγωγῶν.

γ) Μιτοτσίμπιδα [(σχ. 33.3(3)).]

Χρησιμοποιούνται περισσότερο γιά τή διαμόρφωση τῶν άγωγῶν:

δ) Πλατατσίμπιδα [σχ. 33.3(4)].

Χρησιμοποιούνται γιά συγκράτηση και σύσφιξη τῶν άγωγῶν καθώς νιά τή διαμόρφωσή τους.

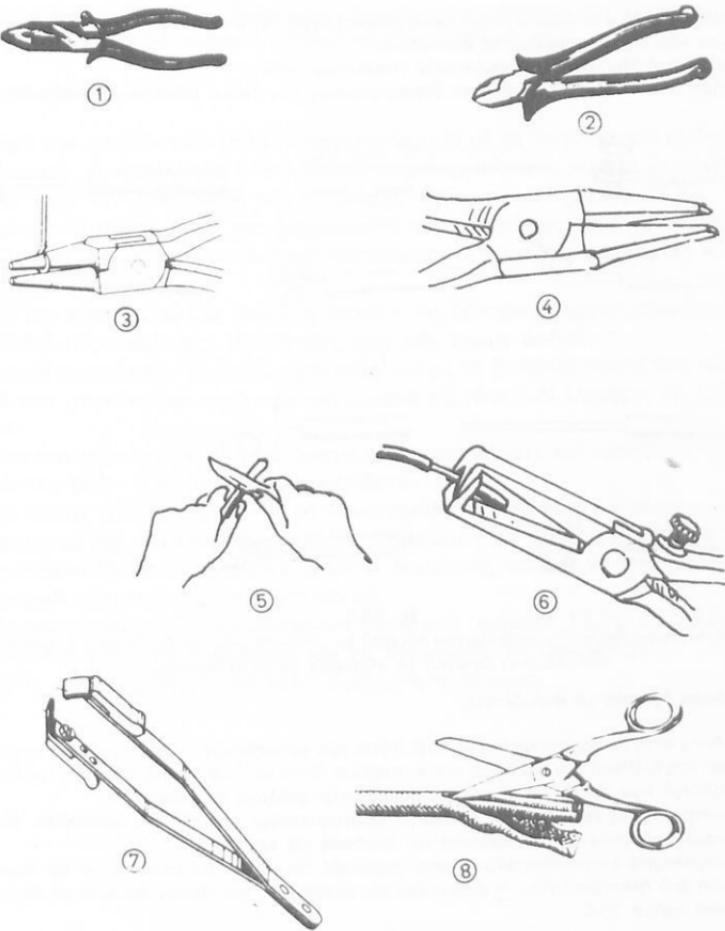

Σχ. 33.3.
Έργαλεία ήλεκτρολόγου.

Γιά την άπογύμνωση τῶν ἄκρων μονωμένων ἀγωγῶν, προκειμένου νά συνδεθοῦν σέ άκροδέκτες διακοπῶν, ρευματοδοτῶν ή διακλαδωτήρων, χρησιμοποιούνται, ἀνάλογα μέ τό είδος τοῦ μονωτικοῦ καὶ τή διατομή τοῦ ἀγωγοῦ, **τό μαχαίρι τοῦ ήλεκτρολόγου** [σχ. 33.3(5)], ή πένσα ἀπογυμνώσεως [σχ. 33.4(6)], ή **πένσα ἀποξέσεως** [σχ. 33.3(7)] (ὅταν οἱ ἀγωγοὶ φέρουν ἐμαγιέ) καὶ τό **ψαλίδι τοῦ ήλεκτρολόγου** [σχ. 33.3(8)].

33.4 Διαμόρφωση ἀγωγῶν.


Μετά τὴν άπογύμνωση τῶν ἄκρων τῶν ἀγωγῶν ἀπό τή μόνωσή τους, ὁ ήλεκτρολόγος πρέπει νά ἐπιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στή διαμόρφωση τῶν ἄκρων. Καὶ αὐτό γιά νά γίνει ἡ σύνδεση τῶν ἀγωγῶν μέ τούς άκροδέκτες τῶν διακοπῶν καὶ τῶν ἄλλων ήλεκτρικῶν ἔξαρτημάτων ἐνός κυκλώματος σταθερή, καλαίσθητη καὶ πρός παντός **ἀσφαλής**. Μιά κακή σύνδεση ἀγωγοῦ σέ άκροδέκτη προκαλεῖ:

— Ύπερθέρμανση στό σημείο συνδέσεως (καταστροφή τής συνδέσεως).

— Πτώση τάσεως στό σημείο τής συνδέσεως.

— Πυρκαϊά από τήν άναφλεξη γειτονικών εύφλεκτων ύλων.

Στό σχήμα 33.4 φαίνεται ή διαδικασία διαμορφώσεως τών άκρων μονόκλωνου αγωγού.

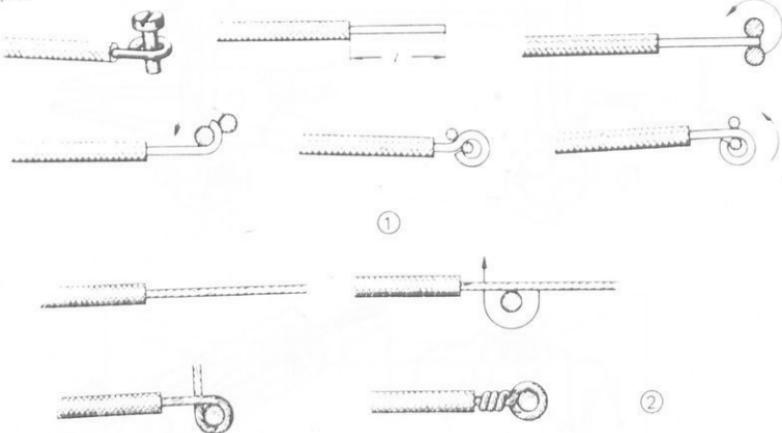

Σχ. 33.4.


1) Διαδικασία διαμορφώσεως μονόκλωνου άγωγού μέ μυτοτοίμπιδο. 2) Διαδικασία διαμορφώσεως πολύκλωνου άγωγού σέ «θηλειά» μέ μυτοτοίμπιδο.

33.5 Σύνδεση άγωγών μέ άκροδέκτες.

Η σύνδεση αύτή πραγματοποιείται μέ τή βοήθεια τών κατασβιδῶν. Ο ήλεκτρολόγος πρέπει πάντοτε νά έχει στή διάθεσή του μά σειρά από κατασβίδια ώστε νά είναι δυνατή ή έκλογή τού κατάλληλου κατασβιδού που πρέπει νά χρησιμοποιήσομε στήν άναλογη περίπτωση.

Στίς ήλεκτρολογικές έργασίες δέν πρέπει νά χρησιμοποιούμε όποιοδήποτε κατασβίδι. Η χρήση καλού κατασβιδού έπιστρα στήν ποιότητα και άποδοση τής έργασίας.

Τά ήλεκτρολογικά κατασβίδια φέρουν στή χειρολαβή τους πλαστική μόνωση γιά τήν προστασία τού χειριστή από ήλεκτροπληξία. Η διαδικασία τής συνδέσεως τών άκρων άγωγών σέ άκροδέκτες φαίνεται στό σχήμα 33.5.

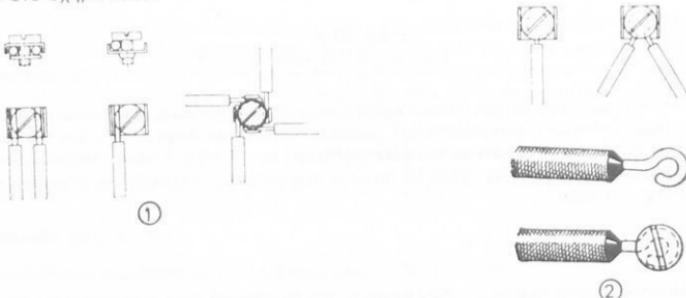

Σχ. 33.5.

Σύνδεση άγωγών σέ άκροδέκτες.

1) 'Απ' εύθειας σύνδεση. 2) Σύνδεση τύπου «θηλειάς».

Προσοχή χρειάζεται στήν τοποθέτηση τής «θηλειάς» στόν άκροδέκτη. Πρέπει νά γίνεται έτσι, ώστε όταν βιδώνομε μέ τό κατσαβίδι ή θηλειά νά κλείνει πρός τά μέσα.

33.6 Άσκησεις.

1. Άπο τήν άποθήκη ύλυκού τοῦ εργατηρίου καί μέ τή βοήθεια τοῦ καθηγητή ξεχωρίστε τά κατάλληλα ύλικά (διακόπτες, λυχνιολαβές, κουτιά διακλαδώσεως κλπ.) γιά τήν κατασκευή τῆς συνδεσμολογίας τοῦ σχήματος 33.2β.

Τοποθετήστε τά ύλικά, πού ξεχωρίσατε προηγουμένως, στήν πινακίδα πού θά σᾶς διατεθεῖ στό έργατηριο καί κατασκευάστε τή συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 33.2β.

Γιά τήν κατασκευή τῆς συνδεσμολογίας τῆς άσκήσεως χρησιμοποιήστε τά κατάλληλα έργαλεια καί τίς δδηγίες πού σᾶς έχουν δοθεῖ.

Άφοῦ τελειώσετε τή συνδεσμολογία, καί μέ τή βοήθεια πάντα τοῦ καθηγητῆ, θέσετε τό κύκλωμα πού κατασκευάσατε σέ τάση καί έλεγχετε τή λειτουργία του.

Άποσυναρμολογήστε τή συνδεσμολογία πού κάνατε καί τοποθετήστε τά ύλικά στή θέση άπο όπου τά παραλάβατε.

Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τή συνδεσμολογία πού κατασκευάσατε σέ πολυγραμμικό καί μονογραμμικό σχέδιο. Σημειώστε τά ύλικά καί τά έργαλεια πού χρησιμοποιήσατε. Έξηγήστε, γιατί ό διακόπτης πρέπει νά τοποθετεῖται στή γραμμή φάσεως τῆς έγκαταστάσεως.

2. Πραγματοποιήστε συνδεσμολογίες όπως στά σχήματα 33.2γ, 33.2δ καί 33.2ε άκολουθώντας τή διαδικασία καί τίς ένέργειες τῆς άσκήσεως 1.

Κάθε συνδεσμολογία άποτελεῖ άνεξάρτητη άσκηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

34.1 Γενικά.

Τό ηλεκτρικό μαγειρείο και ό ηλεκτρικός θερμοσίφωνας σέ κάθε Ε.Η.Ε. μιᾶς κατοικίας χρησιμοποιούνται ανεξάρτητες ηλεκτρικές γραμμές τροφοδοτήσεως οι οποίες άρχιζουν από τό γενικό πίνακα διανομής.

Έπειό δή ισχύς και τών δύο αυτών συσκευών είναι σχετικά μεγάλη, έπιβάλλεται νά τροφοδοτούνται ηλεκτρικά μέσου διπολικών διακοπών, ή τετραπολικών σέ περίπτωση τριφασικής τροφοδοτήσεως. Δηλαδή νά διακόπτονται οι φάσεις και ό ούδετερος.

Ή τοποθέτηση τού διακόπτη γίνεται άναλογα μέ τή διαρρύθμιση τών χώρων τής κατοικίας και τή θέση τού γενικού πίνακα διανομής. Έτσι ο διακόπτης μπορεί νά τοποθετηθεί κοντά στή συσκευή ή έπάνω στόν κεντρικό πίνακα διανομής.

34.2 Συνδεσμολογία ηλεκτρικού μαγειρίου.

Τό μεγαλύτερο μέρος τού φορτίου τής Ε.Η.Ε. μιᾶς κατοικίας άντιστοιχεί συνήθως στό κύκλωμα τού ηλεκτρικού μαγερέσιου. Τά ηλεκτρικά μεγειρεία (ηλεκτρικές κουζίνες) πού χρησιμοποιούνται στή μερα στίς κατοικίες, οέ πολλές περιπτώσεις, ζεπερνούν σέ ίσχυ τά 10 kW.

Στήν πράξη, γιά νά υπολογίσουμε τήν ένταση τού ηλεκτρικού ρεύματος πού άπορροφά ένα ηλεκτρικό μαγειρείο κατά τή λειτουργία του, πάρνομε ένα συντελεστή ταυτοχρονισμού $0,7 \div 0,8$. Δηλαδή θεωρούμε ότι τό μαγειρείο έργαζεται μέ τό $70\% - 80\%$ άπό τή συνολική του ίσχυ [είναι σπάνιο άν δχι άδύνατο, νά λειτουργούν συγχρόνως οι έστιες (ιμάτια) τής κουζίνας και ό φούρνος].

Στόν πίνακα 34.2.1 δίνονται ένδεικτικά, τά βασικά στοιχεία γιά τήν έγκατάσταση τού κυκλώματος τών ηλεκτρικών μαγειρείων (διατομή άγωγών τροφοδοτήσεως, άσφαλειες κλπ.).



ΠΙΝΑΚΑΣ 34.2.1.

Διατομές και άσφαλειες άναλογα μέ τήν ίσχυ τού μαγειρίου

'Ισχύς ηλεκτρικού μαγειρείου σέ kW	Τάση τροφοδοτήσεως μονοφασικού 220V	
	Διατομή σέ mm ²	Άσφαλειες σέ A
μέχρι 2,5	2x 1,5	10
άπό 2,5 μέχρι 4	2x 2,5	16
άπό 4 μέχρι 6	2x 4	20
άπό 6 μέχρι 9,5	2x 6	25
άπό 7,5 μέχρι 10	2x10	35

*Υπενθυμίζομε δρισμένες βασικές άρχες, ύποχρεωτικές άπό τούς κανονισμούς Ε.Η.Ε., γιά τήν έγκατάσταση κάθε ηλεκτρικού μαγειρείου:

- Έλαχιστη διατομή τῶν ἀγωγῶν τῆς γραμμῆς τροφοδοτήσεως τοῦ ἡλεκτρικοῦ μαγειρείου 6mm².
 - Τό κατακόρυφο τμῆμα τῆς ἡλεκτρικῆς γραμμῆς τροφοδοτήσεως ἔγκαθίσταται σέ χαλυβδοσωλήνα μὲ διάμετρο τουλάχιστον 16mm. Ὁ χαλυβδοσωλήνας σέ χαλύβδινο στρογγυλοῦ ἢ τετράγωνο κουτί.
 - Ἀπό τό χαλύβδινο κουτί τροφοδοτεῖται τό ἡλεκτρικό μαγειρεῖο μὲ εὔκαμπτο καλώδιο.
 - Στό σημεῖο εἰσόδου τοῦ καλωδίου στό χαλύβδινο κουτί τοποθετεῖται «προστόμιο» ἀπό μονωτικό ύλικό γιά τήν προστασία του ἀπό μηχανική βλάβη (γδάρσιμο κλπ).
- Στό σχῆμα 34.2 φαίνεται ἡ ἐγκατάσταση καὶ ἡ συνδεσμολογία τῆς γραμμῆς τροφοδοτήσεως ἐνός ἡλεκτρικοῦ μαγειρείου.

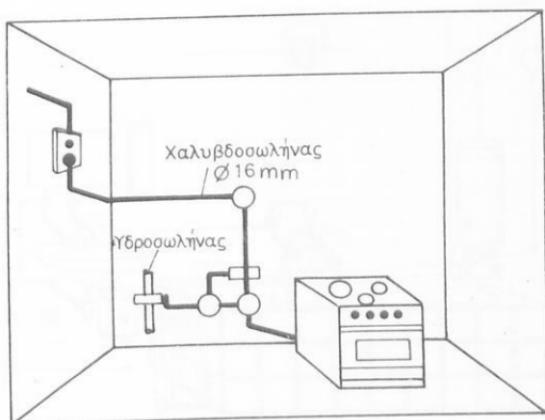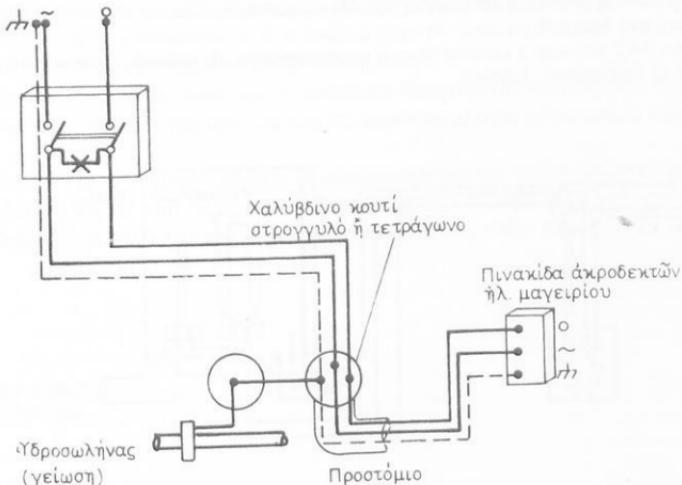

Σχ. 34.2β.
Ἐγκατάσταση ἡλεκτρικοῦ μαγειρείου.

34.3 Συνδεσμολογία ήλεκτρικού θερμοσίφωνα.

Οι ήλεκτρικοί θερμοσίφωνες έχουν συνήθως ίσχυ μικρότερη από έκεινη του ήλεκτρικού μαγειρέου.


Η ήλεκτρική γραμμή τροφοδοτήσεως κάθε θερμοσίφωνα είναι ανέξαρτη από τίς άλλες γραμμές. "Οσον αφορά τώρα τήν έγκατάσταση τής «γειώσεως» χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

"Έτσι, έκτος από τή σύνδεση του θερμοσίφωνα μέ τό σύστημα γειώσεως τής έγκαταστάσεως τής κατοικίας πραγματοποιούνται στο λουτρό οι «γεφυρώσεις».

Δηλαδή, μέ άγωγούς γειώσεως καί ειδικά μεταλλικά περιλαίμια, τά «κολλάρα» γειώσεως, γεφυρώνομε ανέξαρτη τούς σωλήνες του ζεστού καί κρύου νεροῦ, καθώς καί τής άποχετεύσεως του νιπτήρα, του «μπιντέ» καί τού «μπάνιου».

Έπιπτης δέ πίνακας χειρισμού λειτουργίας του ήλεκτρικού θερμοσίφωνα τοποθετεῖται πάντοτε έξω από τό χώρο του λουτρού.

Στό σχήμα 34.3 φαίνεται η έγκατάσταση, ή συνδεσμολογία τής γραμμῆς τροφοδοτήσεως θερμοσίφωνα καί οι γεφυρώσεις λουτρού.

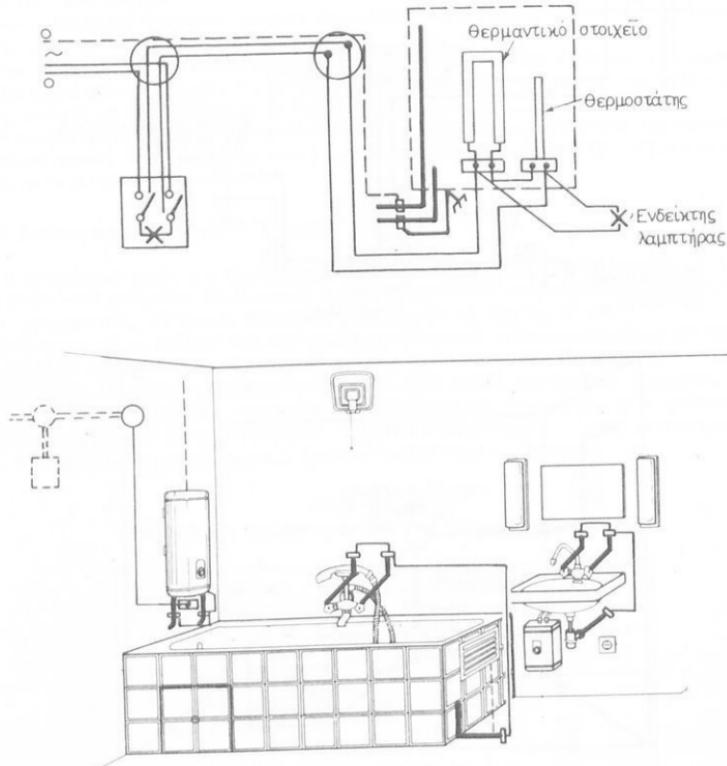

Σχ. 34.3.

Έγκατάσταση θερμοσίφωνα — Γεφυρώσεις λουτρού.

34.4 Άσκήσεις.

1. a) Άναγνωρίστε τά διάφορα έξαρτήματα καιύ λικά πού θά σᾶς δοθοῦν στό έργαστήριο γιά νά πραγματοποιήσετε τήν ήλεκτρική συνδεσμολογία ένός ήλεκτρικοῦ μαγειρέου.
 β) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τή συνδεσμολογία ήλεκτρικοῦ μαγειρέου, σύμφωνα μέ τό σχῆμα 34.2 σέ πολυγραμμικό καιύ μονογραμμικό σχέδιο.
 γ) Πραγματοποιήστε τή συνδεσμολογία τοῦ ήλεκτρικοῦ μαγειρέου.
 Ζητήστε νά τήν έλέγχει ό ύπεύθυνος καθηγητής τοῦ έργαστηρίου καιύ τροφοδοτήστε την μέ ήλεκτρικό ρεῦμα. Διαπιστώστε τή σωστή λειτουργία της.
 δ) Περιγράψτε συνοπτικά στό τετράδιό σας τή διαδίκασία πού πραγματοποιήσατε γιά τή συνδεσμολογία τής άσκήσεως.
 2. a) Άναγνωρίστε τά ύλικά καιύ τά διάφορα έξαρτήματα πού θά σᾶς δοθοῦν στό έργαστήριο καιύ πραγματοποιήσετε τή συνδεσμολογία ήλεκτρικοῦ θερμοσίφωνα.
 β) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τό μονογραμμικό καιύ πολυγραμμικό σχέδιο τής συνδεσμολογίας τοῦ ήλεκτρικοῦ θερμοσίφωνα σύμφωνα μέ τό σχῆμα 34.3.
 Έπαναλάβετε στή συνέχεια τίς ένέργειες όπως στήν άσκηση 1γ καιύ 1δ.
-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

35.1 Γενικά.



Σήμερα στις Ε.Η.Σ χρησιμοποιούνται οι έντοιχισμένοι πλαστικοί ή μεταλλικοί ήλεκτρικοί πίνακες διανομής.

Οι πίνακες αύτοί, σε σχέση με τούς μαρμάρινους ήλεκτρικούς πίνακες οι οποίοι έπαψαν σχεδόν νά χρησιμοποιούνται, προσφέρουν μεγαλύτερη άσφαλεια, καλύτερη λειτουργία και είναι περισσότερο εύπαρουσιάστοι. Άκομα είναι εύκολη η συναρμολόγηση και άποσυναρμολόγησή τους. Καταλαμβάνουν μικρό χώρο (βάθος έντοιχισμού περίπου 10 cm) και έξυπηρετούν σχετικά πολλά ήλεκτρικά κυκλώματα.

Τά βασικά έξαρτήματα κάθε πίνακα διανομής φωτισμού είναι:

- Οι άκροδέκτες (μπόρνες) είσαγωγής.
- Ο γενικός διακόπτης.
- Η γενική άσφαλεια.
- Οι μερικές άσφαλειες των γραμμών τροφοδοτήσεως (φωτισμού, ρευματοδότη, θερμοσίφωνα κλπ.).
- Οι μερικοί διακόπτες (ήλεκτρικού μαγειρείου, θερμοσίφωνα κ.α.) και
- οι άκροδέκτες έξαγωγής.

Στή συναρμολόγηση τών ήλεκτρικών πινάκων θά πρέπει νά προσέχουμε ώστε ό άγωγός φάσεως από τόν άκροδέκτη είσαγωγής νά περνάει πρώτα από το γενικό διακόπτη και στή συνέχεια νά άκολουθεί τή διαδρομή γενική άσφαλεια – μερικές άσφαλειες (διακλαδώσεις) – άκροδέκτες (μπόρνες) έξαγωγής.

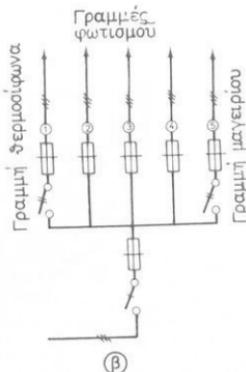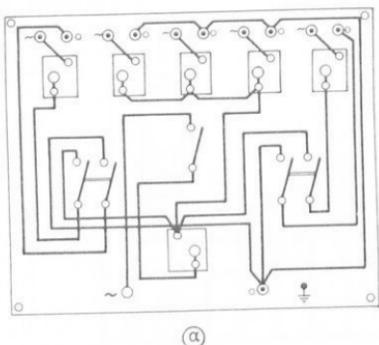

Σχ. 35.1

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής 5 γραμμών.

- Σχέδιο συνδεσμολογίας.
- Μονογραμμικό σχέδιο.

Σημειώνομε καὶ πάλι ὅτι οἱ μέρικοι διακόπτες τοῦ ἡλεκτρικοῦ μαγειρίου, τοῦ θερμοσίφωνα καὶ κάθε ἡλεκτρικῆς συσκευῆς πού βρίσκονται πάνω στό πίνακα διανομῆς εἶναι πάντοτε διπολικοί (δια-κοπή φάσεως καὶ ωδέτερου) γάλ λόγους μεγαλύτερης ἀσφάλειας (σχ. 35.1).

Οἱ κανονισμοὶ τῶν Ε.Η.Σ. ἀναφέρουν μέ κάθε λεπτομέρεια τὴν κατασκευὴ τῶν ἡλεκτρικῶν πινά-κων διανομῆς, τῇ διάταξῃ τῶν διακοπῶν ἀσφαλειῶν καὶ ἀκροδεκτῶν πάνω σέ αὐτούς, τῇ φύσῃ τῶν ὑλικῶν πού χρησιμοποιοῦνται γιά τὴν κατασκευὴ τους, τὴν ἐπιλογὴ ἀσφαλειῶν διακοπῶν κλπ. ἀνά-λογα βέβαια μέ τὰ ἡλεκτρικά φορτία πού ἔξυπηρετοῦν οἱ πίνακες.

35.2 Ἀσκήσεις.

1. α) Ἀναγνωρίστε στούς ἡλεκτρικούς πίνακες πού θά σᾶς δοθοῦν στό ἐργαστή-ριο, τό εἶδος τοῦ ύλικοῦ κατασκευῆς τους, τά ἔξαρτήματα πού βρίσκονται ἐπά-νω τους καὶ τό εἶδος κατασκευῆς τους.
β) Ἀφαιρέστε ἀπό τούς προηγούμενους πίνακες τά καπάκια τους καὶ ἀναγνω-ρίστε τή συνδεσμολογία τῶν ἔξαρτημάτων τους.
γ) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τήν ἐμπρός ὄψη κάθε πίνακα καὶ σημειώστε κά-τω ἀπό κάθε ἔξαρτημα τήν ὀνομασία του καὶ τό εἶδος τῆς κατασκευῆς του.
Σχεδιάστε τή συνδεσμολογία τοῦ ἡλεκτρικοῦ πίνακα σέ μονογραμμικό καὶ πο-λυγραμμικό σχέδιο.
Ἐξηγήστε πῶς γίνεται ἡ κατανομή τοῦ ἡλεκτρικοῦ φορτίου στίς ἡλεκτρικές γραμμές πού ἀναχωροῦν ἀπό τούς πίνακες καὶ δικαιολογήστε γιατί ἡ γραμμή γειώσεως δέν διακόπτεται ἀπό κανένα ὅργανο ἐλέγχου τοῦ πίνακα διανομῆς.
 2. Μέ τή βοήθεια τῶν συνδεσμολογιῶν ἡλεκτρικῶν πινάκων διανομῆς, πού θά σᾶς δοθοῦν σέ σχέδιο, καὶ τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν ἔξαρτημάτων τους, δια-λέξτε ἀπό τά ύλικά τῆς ἀποθήκης τοῦ ἐργαστηρίου τά κατάλληλα καὶ συνδε-σμολογήστε τούς ἡλεκτρικούς πίνακες.
-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

36.1 Γενικά.

Είναι γνωστό ότι ύπαρχουν πολλά είδη κουδουνιών άνάλογα μέ τίς έφαρμογές τους.

Οι πιό συνηθισμένες περιπτώσεις από τίς έφαρμογές τους είναι ή έφαρμογή τους στίς κατοικίες.


Τά ηλεκτρικά κουδούνια λειτουργούν με χαμηλή συνεχή ή έναλλασσόμενη τάση $4 \div 12$ V.

Ή πιό άπλη διάταξη ηλεκτρικού κουδουνιού που χρησιμοποιείται σε μιά μικρή μονοκατοικία άποτελείται από ένα κουδούνι, από ένα μετασχηματιστή 220/6 V, από μιά άσφαλεια και από έναν άπλο διακόπτη.


"Όλα αύτά είναι τοποθετημένα πάνω σέ ένα μικρό πίνακα από μονωτικό ύλικό.

Όλες της λειτουργίας μιᾶς τέτοιας διατάξεως γίνεται μέ ένα ή περισσότερους διακόπτες «μπουτόνια».


Στό σχήμα 36.1a φαίνεται ή συνδεσμολογία μιᾶς άπλης διατάξεως ηλεκτρικού κουδουνιού.

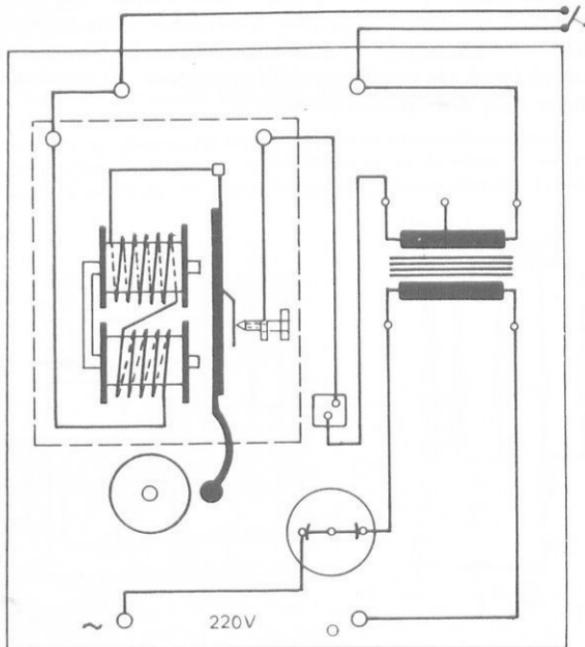

Σχ. 36.1a.

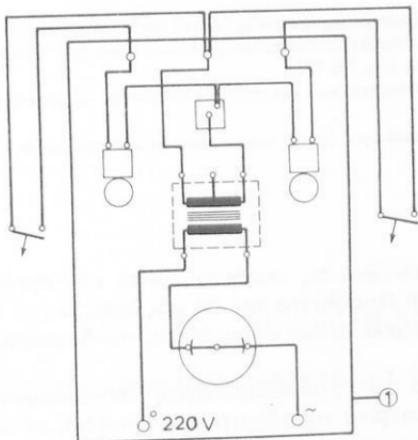

Σχ. 36.1β.

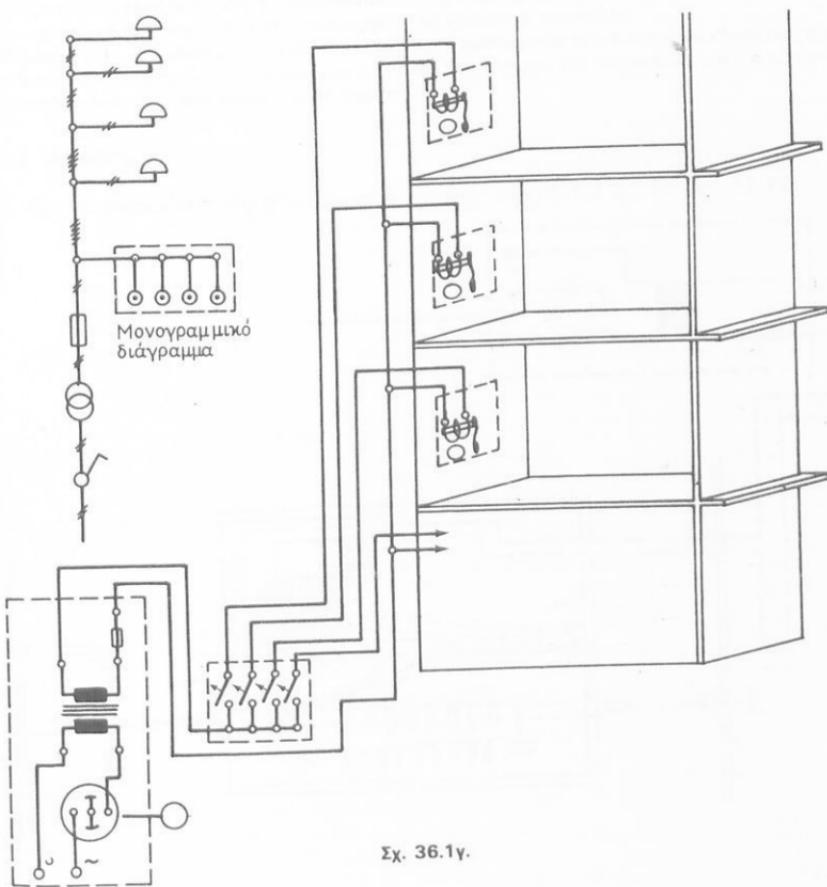

Σχ. 36.1γ.

Γιά γά διακρίνεται ή κλήση τῆς ἔξωτερικῆς κεντρικῆς πόρτας ἀπό ἑκείνη τοῦ διαμερίσματος στίς πολυκατοικίες τοποθετούνται στὸν πίνακα δύο κουδούνια μέ διαφορετικό ἥχο. Τό κάθε ἔνα ἐλέγχεται ἀπό ξεχωριστό διακόπτη «μπουτόν» (σχ. 36.1β).

Στό σχῆμα 36.1γ φαίνεται ἡ συνδεσμολογία κεντρικῆς ἐγκαταστάσεως ἡλεκτρικῶν κουδουνιῶν σὲ μιά τριόροφη πολυκατοικία.

Ἡ ἡλεκτρική τροφοδότηση τῶν κυκλώματος τῶν κουδουνιῶν σὲ κάθε διαμέρισμα γίνεται ἀπό κοινή ἡλεκτρική πηγή τροφοδοτήσεως.

36.2 Ἀσκήσεις.

1. α) Πραγματοποιήστε διαδυχτικά τίς συνδεσμολογίες τῶν σχημάτων 36.1α, 36.1β, 36.1γ μὲ ύλικά και εξαρτήματα πού θά σᾶς δοθοῦν στό ἐργαστήριο.
 β) Τροφοδοτήστε μὲ ἡλεκτρικό ρεῦμα τίς παραπάνω συνδεσμολογίες και ἐλέγχετε τή λειτουργία τους.
 γ) Σχεδιάστε στό τετράδιό σας τίς συνδεσμολογίες τῶν κουδουνιῶν πού πραγματοποιήσατε σέ μονογραμμικό και πολυγραμμικό σχέδιο, μέ ύπόμνημα.
-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

Οι ήλεκτρικές κλειδαριές που τοποθετούνται στίς έξωθυρες κυρίως των πολυκατοικιών, λειτουργούν σχεδόν με τόν ίδιο τρόπο που λειτουργούν τά ήλεκτρικά κουδούνια.


Στό σχήμα 37.1α φαίνεται ή διάταξη λειτουργίας τού κυκλώματος μιᾶς ήλεκτρικῆς κλειδαριᾶς από ένα διαμέρισμα. Στό σχήμα 37.1β φαίνεται ή διάταξη τού έλεγχου τής λειτουργίας τού κυκλώματος ήλεκτρικῆς κλειδαριᾶς από περισσότερα διαμερίσματα.

37.1 "Άσκηση.

- Πραγματοποιήστε τίς συνδεσμολογίες τῶν σχημάτων 37.1α καί 37.1β.

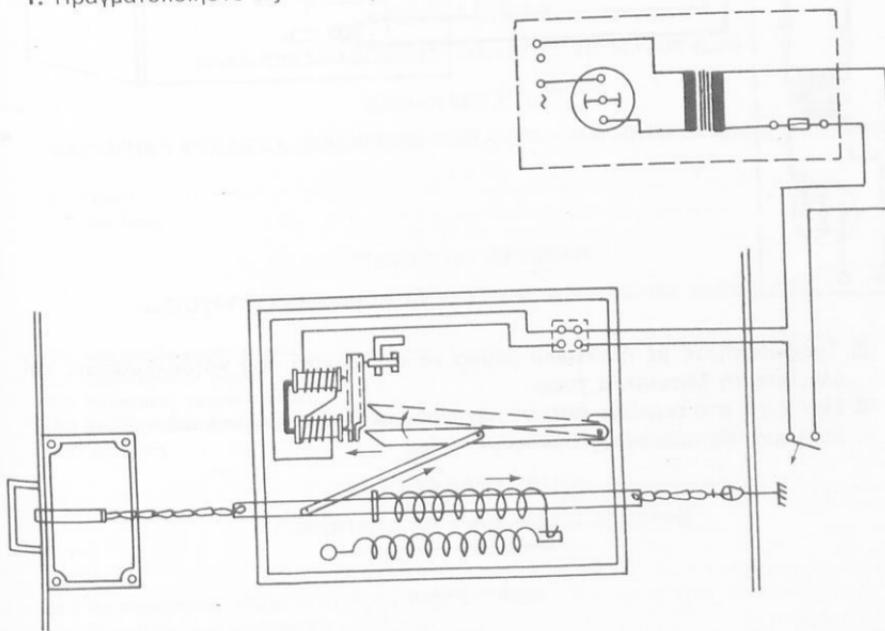

Σχ. 37.1α.

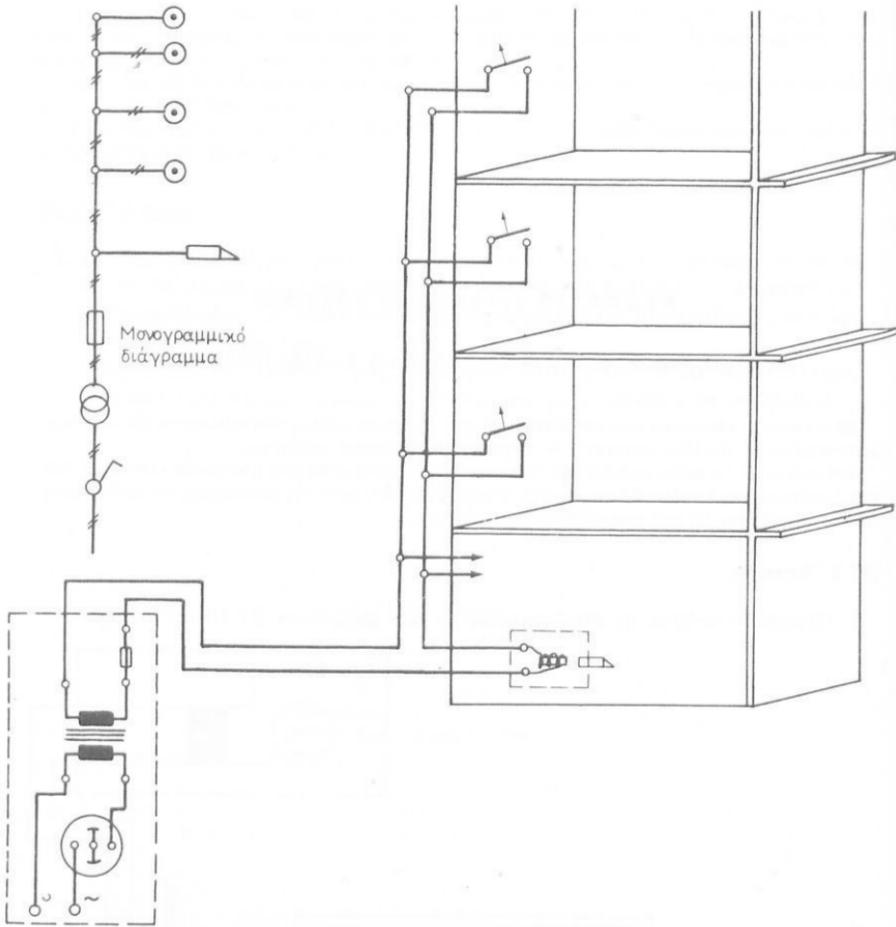

2. Τροφοδοτήστε μέ ήλεκτρικό ρεύμα τά κυκλώματα πού κατασκευάσατε και έλέγξτε τή λειτουργία τους.
3. Σχεδιάστε στό τετράδιο σας, σέ μονογραμμικό και πολυγραμμικό σχέδιο, μέ ίπόμνημα, τίς παραπάνω συνδεσμολογίες.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

0.1 Γενικά. Ένα σχέδιο δργανώσεως του μαθητικού προσωπικού	1
0.2 Συμπεριφορά των μαθητών στό Έργαστηριο	2
0.3 Προετοιμασία – έκτελεση άσκήσεως	2

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Σ.Ρ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ – ΔΙΕΓΕΡΣΗ

1.1 Γενικά	4
1.2 Άσκησεις	8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Σ.Ρ. – ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ

2.1 Λειτουργία χωρίς φορτίο	11
2.2 Λειτουργία με φορτίο	12
2.3 Έξωτερη χαρακτηριστική	12
2.4 Γεννήτριες με ξένη δίεγερση	13
2.5 Άσκησεις	16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

3.1 Γενικά	19
3.2 Χαρακτηριστική εύθεια – Κρίσμος άριθμός στροφών	20
3.3 Χαρακτηριστικά φορτίσεως $U = F(I_p)$	22
3.4 Άσκησεις	23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

4.1 Γενικά	26
4.2 Χαρακτηριστική φορτίσεως $U = F(I_\phi)$	27
4.3 Ασκήσεις	27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Σ.Ρ. – ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ

5.1 Γενικά	30
5.2 Κινητήρες παράλληλης διεγέρσεως	32
5.2.1 Χάραξη χαρακτηριστικής $n = F(AW_m)$ ή $n = F(I_0)$	32
5.2.2 Χάραξη χαρακτηριστικής $n = F(I_\phi)$	35
5.2.3 Χάραξη χαρακτηριστικής $T = F(I_\phi)$	36
5.3 Ασκήσεις	36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Σ.Ρ. ΜΕ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΕΙΡΑΣ

6.1 Γενικά	39
6.1.1 Χάραξη χαρακτηριστικής $n = F(I_\phi)$	40
6.1.2 Χάραξη χαρακτηριστικής $T = F(I_\phi)$	41
6.2 Ασκήσεις	42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ WARD-LEONARD

7.1 Γενικά	46
7.2 Ασκήσεις	47

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Ρ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ ΠΗΝΙΟΥ (L) ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΥΚΝΩΤΗ (C)

8.1 Γενικά	48
8.1.1 Συντελεστής αύτεπαγωγής π πηνίου	48
8.1.2 Χωρητικότητα πυκνωτή C	48
8.1.3 Πώς χρησιμοποιούνται οι γέφυρες γιά μέτρηση L και C	50
8.2 Ασκήσεις	50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

9.1 Γενικά	53
------------------	----

9.2 Ασκήσεις	54
--------------------	----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΗΝΙΟΥ

10.1 Γενικά	55
10.2 Ασκήσεις	55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΧΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ

11.1 Γενικά	57
11.2 Ασκήσεις	57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΗΝΙΟ ΣΕ ΣΕΙΡΑ (R,L)

12.1 Γενικά	60
12.2 Ασκήσεις	61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ
ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ (R,C)

13.1 Γενικά	63
13.1.1 Ηλεκτρικό κύκλωμα μέ R και C σέ σειρά	63
13.1.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα μέ R και C παράλληλα	64
13.2 Ασκήσεις	65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R, L, C ΣΕ ΣΕΙΡΑ

14.1 Γενικά	67
14.2 Ασκήσεις	68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

15.1 Γενικά	70
15.2 Ασκήσεις	71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ

16.1 Γενικά	73
16.1.1 Μετασχηματιστές έντασεως	73
16.1.2 Μετασχηματιστές τάσεως	75
16.2 Ασκήσεις	77

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ Ε.Ρ.
ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ**

17.1 Γενικά	78
17.1.1 Μέτρηση πραγματικής ίσχυος μέ βολτόμετρο	78
17.1.2 Μέτρηση φαινόμενης ίσχυος P_{ϕ} μέ βολτόμετρο και άμπερόμετρο	79
17.1.3 Μέτρηση της δεργης ίσχυος μέτρητη VAR	80
17.2 Ασκήσεις	81

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ**

18.1 Γενικά	83
18.2 Ασκήσεις	85

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (συνφ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

19.1 Γενικά	85
19.2 Ασκήσεις	86

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**

20.1 Γενικά	88
20.1.1 Σύστημα 4 άγωγών	88
20.1.2 Σύστημα 3 άγωγών	88
20.2 Ασκήσεις	89

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΩΝ**

21.1 Γενικά	91
21.2 Χαρακτηριστικά στοιχεία λειτουργίας τῶν έναλλακτήρων	93
21.2.1 Ή ήλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ)	93
21.2.2 Ή συχνότητα τῆς έναλλασσόμενης ΗΕΔ	94
21.2.3 Ή λειτουργία τοῦ έναλλακτήρα μέ φορτία	94
21.2.4 Ή διακύμανση τῆς τάσεως	94
21.2.5 Ή ίσχυς	95
21.3 Ασκήσεις	95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΖΕΥΞΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΩΝ ή ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΙ

22.1 Γενικά	101
22.2 Ασκήσεις	103

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ)

23.1 Γενικά	105
23.2 Ἀσκήσεις	106

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

**ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΔΡΟΜΕΑ**

24.1 Γενικά	111
24.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς λειτουργίας τῶν ἐπαγωγικῶν τριφασικῶν κινητήρων	111
24.2.1 Ἡ διολισθηση ἢ δίλισθηση (S)	111
24.2.2 Ροπή στρέψεως (T)	111
24.2.3 Μηχανική ίσχυς (N)	112
24.2.4 Βαθμός ἀποδόσεως (n)	112
24.3 Τριφασικοί κινητήρες μὲν βραχυκυκλώμενο δρομέα	112
24.4 Ἀσκήσεις	114

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

25.1 Γενικά	123
25.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς λειτουργίας τῶν κινητήρων μὲ δακτύλιους	123
25.2.1 Ἡ πολική τάση	123
25.2.2 Ἡ συχνότητα τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος στό δρομέα	123
25.2.3 Ἡ ἔνταση τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος στό δρομέα (I_2)	124
25.2.4 Ἡ ροπή στρέψεως (T)	124
25.2.5 Ὁ συντελεστής ισχύος (συνφ) τοῦ κινητήρα	125
25.2.6 Μεταβολή τῆς τάσεως τροφοδοτήσεως	125
25.3 Ἀσκήσεις	125

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

**ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ**

26.1 Γενικά	129
26.2 Κινητήρες μὲ πυκνωτή ἐκκινήσεως	130
26.3 Ἀσκήσεις	132

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

**ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ**

27.1 Γενικά	135
27.2 Ἀσκήσεις	135

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

28.1 Γενικά	139
-------------------	-----

28.2 Μονοφασικοί κινητήρες σειρᾶς με συλλέκτη	139
28.3 Κινητήρες ρύθμισης	139
28.4 Ασκήσεις	140

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

29.1 Γενικά	143
29.2 Λειτουργία Μ/Τ χωρίς φορτίο	143
29.3 Λειτουργία Μ/Τ με φορτίο	144
29.4 Ασκήσεις	146

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ Μ/Τ

30.1 Γενικά	149
30.1.1 Κατασκευή τυλιγμάτων μονοφασικού Μ/Τ	149
30.1.2 Υπολογισμός σιδηροπυρήνα και τυλιγμάτων Μ/Τ 10-1000 VA	150
30.2 Ασκήσεις	153

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ Μ/Τ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ Μ/Τ

31.1 Γενικά	154
31.1.1 Συμβολισμός άκροδεκτῶν στοις μονοφασικούς Μ/Τ	154
31.1.2 Συμβολισμός άκροδεκτῶν στοις τριφασικούς Μ/Τ	154
31.1.3 Παράλληλη λειτουργία Μ/Τ	155
31.2 Ασκήσεις	157

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ – ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ

32.1 Γενικά	160
32.2 Ζεῦνος κινητήρα Ε.Ρ.-γεννήτριας Σ.Ρ.	160
32.3 Ανόρθωση Ε.Ρ. με ξηρούς άνορθωτές	161
32.4 Ανόρθωση Ε.Ρ με λυχνίες υδράργυρου	165
32.5 Φίλτρα	166
32.6 Ασκήσεις	166

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

33.1 Γενικά	172
33.2 Συνδεσμολογίες βασικῶν κυκλωμάτων φωτισμού	172
33.2.1 Συνδεσμολογία άπλου διακόπτη με ένα φῶς	172
33.2.2 Συνδεσμολογία άπλου φωτός και ρευματοδότη	172
33.2.3 Συνδεσμολογία διακόπτη κομμιτατέρ (έπιλεκτικός διακόπτης)	174
33.2.4 Συνδεσμολογία δύο άκραιων διακόπτων άλλετετούρ (παλινδρομικός διακόπτης με ένα φῶς)	175
33.3 Απαραίτητα έργαλεα για τήν κατασκευή κυκλωμάτων φωτισμού	176

33.4 Διαμόρφωση άγωγῶν	177
33.5 Σύνδεση άγωγῶν μὲν ἀκροδέκτες	178
33.6 Ἀσκήσεις	179

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

34.1 Γενικά	180
34.2 Συνδεσμολογία ηλεκτρικοῦ μαγειρέου	180
34.43 Συνδεσμολογία ηλεκτρικοῦ θερμοσιφώνα	182
34.4 Ἀσκήσεις	183

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

35.1 Γενικά	184
35.2 Ἀσκήσεις	185

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

36.1 Γενικά	186
36.2 Ἀσκήσεις	188

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

37.1 Ἀσκῆση	189
-------------------	-----

COPYRIGHT ΙΑΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής




0020558260

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

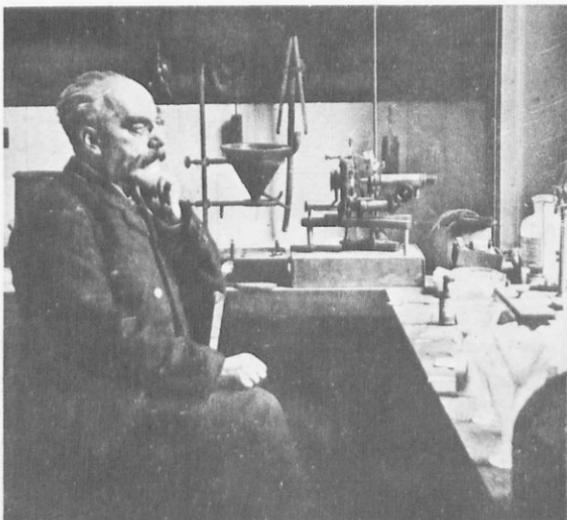Gabriel Lippmann (1845 - 1921), με τό τριχοειδές ήλεκτρομετρό του.



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής