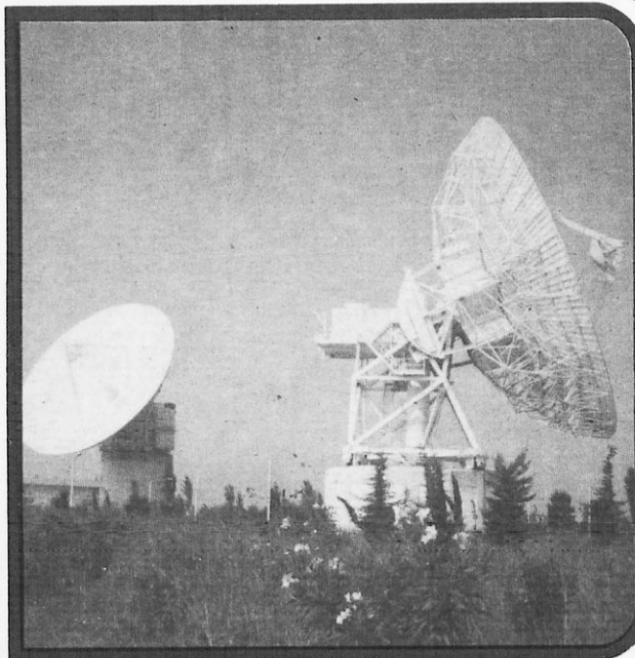




Γ' Τεχνικοῦ Λυκείου

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γεωργίου Κ. Κοκκινάκη
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ





1 9 5 4

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής





ΥΠΟΙΚΙΖΥΣ ΑΜΥΝΑ
Αρχική σπουδαϊκή παιδεία και ανάπτυξη

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

‘Ο Εύγενιος Εύγενιδης, ο ιδρυτής και χορηγός του «Ιδρύματος Εύγενιδου», πολύ νωρίς πρόβλεψε και σχημάτισε τήν πεποίθηση διτι ή άρτια κατάρτιση τῶν τεχνικῶν μας, σέ συνδυασμό μέ τήν έθνική δύναμη. Θά ήταν άναγκαιός και ἀποφασιστικός παράγοντας τῆς προόδου τοῦ ‘Έθνους μας.

Τήν πεποίθησή του αύτή ό Εύγενιδης ἐκδήλωσε μέ τή γενναιόφρονα πράξη εὐεργεσίας, νά κληροδοτήσει σεβαστό ποσό γιά τή σύσταση Ιδρύματος πού Θά εἶχε σκοπό νά συμβάλλει στήν τεχνική ἑκπαίδευση τῶν νέων τῆς Έλλάδας.

Ἐτοι τό Φεβρουάριο τοῦ 1956 συστήθηκε τό «Ιδρυμα Εύγενιδου», τοῦ όποίου τήν διοίκηση ἀνέλαβε ή ἀδελφή του κυρία Μαριάνθη Σίμου, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία τοῦ διαθέτη.

‘Από τό 1956 μέχρι σήμερα ή συμβολή τοῦ Ιδρύματος στήν τεχνική ἑκπαίδευση πραγματοποιεῖται μέ διάφορες δραστηριότητες. ‘Ομως ἀπ’ αύτές ή σημαντικότερη, πού κρίθηκε ἀπό τήν ἀρχή ώς πρώτης ἀνάγκης, εἶναι ή ἔκδοση βιβλίων γιά τούς μαθητές τῶν τεχνικῶν σχολῶν.

Μέχρι σήμερα ἐκδόθηκαν 150 τόμοι βιβλίων, πού ἔχουν διατεθεῖ σέ πολλά ἐκατομμύρια τεύχη, και καλύπτουν ἀνάγκες τῶν Κατώτερων και Μέσων Τεχνικῶν Σχολῶν τοῦ ‘Υπ. Παιδείας, τῶν Σχολῶν τοῦ ‘Οργανισμοῦ ‘Απασχολήσεως ‘Εργατικοῦ Δυναμικοῦ (ΟΑΕΔ) και τῶν Δημοσίων Σχολῶν ‘Εμπορικοῦ Ναυτικοῦ.

Μοναδική φροντίδα τοῦ Ιδρύματος σ’ αύτή τήν ἐκδοτική του προσπάθεια ήταν και εἶναι ή ποιότητα τῶν βιβλίων, ἀπό ἀποψη δχι μόνον ἐπιστημονική, παιδαγωγική και γλωσσική, ἀλλά και ἀπό ἀποψη ἐμφανίσεως, ὥστε τό βιβλίο νά ἀγαπηθεῖ ἀπό τούς νέους.

Γά τήν ἐπιστημονική και παιδαγωγική ποιότητα τῶν βιβλίων, τά κείμενα ύποβάλλονται σέ πολλές ἐπεξεργασίες και βελτιώνονται πρίν ἀπό κάθε νέα ἔκδοση.

Ίδιατερη σημασία ἀπέδωσε τό Ιδρυμα ἀπό τήν ἀρχή στήν ποιότητα τῶν βιβλίων ἀπό γλωσσική ἀποψη, γιατί πιστεύει διτι καί τά τεχνικά βιβλία, ὅταν εἶναι γραμμένα σέ γλώσσα ἀρτια και δροιόμορφη ἀλλά και κατάλληλη γιά τή στάθμη τῶν μαθητῶν, μποροῦν νά συμβάλλουν στήν γλωσσική διαπαιδαγώγηση τῶν μαθητῶν.

Ἐτοι μέ ἀπόφαση πού πάρθηκε ἥδη ἀπό τό 1956 δλα τά βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Τεχνίτη, δηλαδή τά βιβλία γιά τίς Κατώτερες Τεχνικές Σχολές, δημοτική μέ βάση τήν γραμματική τοῦ Τριανταφυλλίδη, ἐνώ δλα τά ἀλλα βιβλία εἶναι γραμμένα στήν ἀπλή καθαρεύουσα. ‘Η γλωσσική ἐπεξεργασία τῶν βιβλίων γίνεται ἀπό φιλολόγους τοῦ Ιδρύματος και ἔτοι ἔξασφαλίζεται ή ἐνισία σύνταξη και ὄρολογία κάθε κατηγορίας βιβλίων.

‘Η ποιότητα του χαρτιού, τό είδος των τυπογραφικών στοιχείων, τά σωστά σχήματα καί ή καλαίσθητη σελιδοποίηση, τό έξωφυλλο καί τό μέγεθος του βιβλίου περιλαμβάνονται καί αύτά στις φροντίδες του Ίδρυματος.

Τό Ίδρυμα θεώρησε δημόσια ύποχρέωσή του, σύμφωνα μέ τό πνεῦμα του ίδρυτη του, νά θέσει στήν διάθεση τοῦ Κράτους δόλη αύτή τήν πείρα του τῶν 20 έτῶν, ἀναλαμβάνοντας τήν ἔκδοση τῶν βιβλίων καί γιά τίς νέες Τεχνικές καί Ἐπαγγελματικές Σχολές καί τά νέα Τεχνικά καί Ἐπαγγελματικά Λύκεια, σύμφωνα μέ τά Ἀναλυτικά Προγράμματα τοῦ Κ.Ε.Μ.Ε.

Τά χρονικά περιθώρια γι’ αύτή τήν νέα έκδοτική προσπάθεια ήταν πολύ περιορισμένα καί ίσως γι’ αύτό, ιδίως τά πρῶτα βιβλία αύτῆς τῆς σειρᾶς, νά παρουσιάσουν ἀτέλειες στή συγγραφή ή στήν ἔκτυπωση, πού θά διορθωθοῦν στή νέα τους ἔκδοση. Γι’ αύτό τό σκοπό ἐπικαλούμαστε τήν βοήθεια ὅλων ὅσων θά χρησιμοποιήσουν τά βιβλία, ὥστε νά μᾶς γνωστοποιήσουν κάθε παρατήρησή τους γιά νά συμβάλλουν καί αύτοί στή βελτίωση τῶν βιβλίων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

‘Αλέξανδρος Ι. Παπράς, Όμ. Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος.

Χρυσόστομος Φ. Καβουνίδης Διπλ.-Μηχ.-‘Ηλ. ΕΜΠ, ‘Επίτιμος Διοικητής ΟΤΕ, ‘Αντιπρόεδρος.

Μιχαήλ Γ. Ἀγγελόπουλος, Τακτικός Καθηγητής ΕΜΠ, τ. Διοικητής ΔΕΗ.

Παναγήτης Χατζηιωάννου, Μηχ.-‘Ηλ. ΕΜΠ, Γεν. Δ/ντής ‘Ἐπαγ/κής ‘Εκπ. ‘Υπ. Παιδείας.

‘Επιστημ. Σύμβουλος, Γ. Ρούσσος, Χημ.-Μηχ. ΕΜΠ.

Σύμβουλος ἐπί τῶν ἔκδόσεων τοῦ Ίδρυματος, Κ. Α. Μανάφης, Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Παν/μίου ‘Αθηνῶν.

Γραμματεύς, Δ. Π. Μεγαρίτης.

Διατελέσαντα μέλη ή σύμβουλοι τῆς ‘Επιτροπῆς

Γεώργιος Κακριδής † (1955 - 1959) Καθηγητής ΕΜΠ, Ἀγγελός Καλογερᾶς † (1957 - 1970) Καθηγητής ΕΜΠ, Δημήτριος Νιάνιας (1957 - 1965) Καθηγητής ΕΜΠ, Μιχαήλ Σπετσιέρης (1956 - 1959), Νικόλαος Βασιώπης (1960 - 1967), Θεόδωρος Κουζέλης (1968 - 1976) Μηχ.—‘Ηλ. ΕΜΠ



Ε

3^A

ΦΣΣ

Κομινάκης Γεώργιος Κων/ν

Γ' ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ)

ΤΕΥΧΟΣ Β

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΘΗΝΑ

1981

002
ΛΔΕ
ΣΤ2Β
2192

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΑΝΤ (ΑΙΓΑΙΟΝ ΙΑΝΤ)

α. 20073

ΙΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΔΩΡΗΣΑΤΟ

Εύγενιδος Γεώργιος

Αθήνα, Αριθ. Εβδομ. 1662, Έτος 1982

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τό βιβλίο αύτό γράφτηκε γιά τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος «Τηλεφωνία» στό Β' ἔξαμνο τοῦ Γ' ἔτους τῶν Τεχνικῶν Λυκείων. Σκοπός του εἶναι νά δώσει στούς μαθητές τίς βασικές γνώσεις δόλκληρου, κατά τό δυνατό, τοῦ φάσματος τῆς τεχνικῆς τῶν τηλεφωνικῶν κέντρων καί δικτύων. "Ετσι, στά ἔξι μέρη πού περιλαμβάνει διαπραγματεύεται τά ἀντικείμενα τόσο τῆς ἀστικῆς δσο καί τῆς ὑπεραστικῆς τηλεφωνίας, ὅπως ἐπίσης καί τῶν συνδρομητικῶν κέντρων.

Συγκεκριμένα, στό πρώτο μέρος, τήν «Εἰσαγωγή», δρίζεται τό ἀντικείμενο τῆς Τηλεφωνίας, διατυπώνονται τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει καί γίνεται μία σύντομη ἐπισκόπηση τῆς ἐξελίξεώς της μέχρι σήμερα καί τῶν προοπτικῶν πού διαγράφονται γιά τό μέλλον.

Στό δεύτερο μέρος περιγράφονται οι βασικές κατασκευαστικές μονάδες πού χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στίς τηλεφωνικές ἐγκαταστάσεις, ὅπως οι ρωστήρες, οι ἐπιλογεῖς, κλπ., καί πού δέν εἶναι ἡδη γνωστές στούς μαθητές ἀπό ἄλλες παραδόσεις.

Στό τρίτο μέρος ἀναλύονται ἡ συγκρότηση καί ἡ λειτουργία τῶν ἀστικῶν κέντρων καί δικτύων, ἐνώ στό τέταρτο μέρος ἡ δομή καί μερικές βασικές λειτουργίες τοῦ ὑπεραστικοῦ δικτύου. Στό πέμπτο μέρος περιλαμβάνονται τά συνδρομητικά κέντρα (δευτερεύουσες ἐγκαταστάσεις).

Στό ἔκτο, τέλος, μέρος, δίνονται δρισμένα βασικά στοιχεῖα ἀπό τή Θεωρία Τηλεφωνικῆς Κινήσεως, πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά τόν ὑπολογισμό καί τήν ἀξιολόγηση τῶν τηλεφωνικῶν ἐγκαταστάσεων.

Ίδιατερη προσπάθεια καταβλήθηκε στό νά παρουσιασθοῦν τά διάφορα ἀντικείμενα, δσο τό δυνατόν πό ἀπλά. Γιά τήν πλήρη κατανόηση τῆς ὕλης ἀπαιτοῦνται μόνο μερικές στοιχειώδεις γνώσεις Ἡλεκτροτεχνίας καί Ἡλεκτρονικῆς, πού ἡδη ἔχουν διδαχθεῖ στά προηγούμενα ἔτη.

Ἐλπίζεται πώς τό Βιβλίο αύτό θά εἶναι χρήσιμο δχι μόνο στούς μαθητές τοῦ Τεχνικοῦ Λυκείου, ἀλλά καί σέ δοπιοδήποτε Τεχνικό πού ἐπιθυμεῖ νά κατατοπισθεῖ σύντομα στά ἀντικείμενα τῆς Τηλεφωνίας.

Ο συγγραφέας

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Στό μάθημα τών Τηλεπικοινωνιών τοῦ προηγούμενου έξαμηνου μάθαμε ότι γιά τήν τηλεπικοινωνιακή σύνδεση δύο σημείων είναι άπαραίτητη μία **τηλεπικοινωνιακή ζεύξη**, πού άποτελεῖται από ένα πομπό, ένα κανάλι μεταδόσεως τών ήλεκτρικών σημάτων καί ένα δέκτη. Μέ τή βοήθεια μιᾶς τέτοιας ζεύξεως είναι δυνατή ή μεταβίβαση από τό ένα σημείο στό άλλο διαφόρων πληροφοριών, όπως γραπτῶν κειμένων, σχεδίων, εικόνων άλλα καί φωνῆς.

Ειδικά μέ τή μεταβίβαση τής **φωνῆς** μέσω τηλεπικοινωνιών ζεύξεων άσχολεῖται ο κλάδος τών τηλεπικοινωνιών, πού όνομαζεται **Τηλεφωνία**.

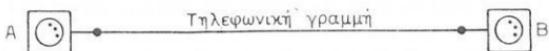Μία τηλεφωνική ζεύξη άποτελεῖται στήν πιό άπλή περίπτωση από δύο τηλεφωνικές συσκευές (τηλέφωνα) πού ένωνονται μέ μία δισύρματη τηλεφωνική γραμμή (σχ. 1a).




Σχ. 1α.
Τηλεφωνική ζεύξη.

Κάθε τηλεφωνική συσκευή περιλαμβάνει ένα μικρόφωνο καί ένα άκουστικό. "Όταν μιλάει κάποιος στήν συσκευή A, τά ήχητικά κύματα τής φωνῆς του μετατρέπονται στό μικρόφωνο σέ άναλογα ήλεκτρικά σήματα. Τά σήματα αύτά διαβιβάζονται μέσω τής τηλεφωνικής γραμμῆς, πού έχασφαλίζει τό άπαραίτητο κανάλι μεταδόσεως, στή συσκευή B. Έδω τά ήλεκτρικά σήματα μετατρέπονται στό άκουστικό σέ άναλογα ήχητικά κύματα, δηλαδή άναπαράγεται ή φωνή τοῦ όμιλητοῦ τής συσκευῆς A. Ή ίδια διαδικασία άλλα σέ άντίστροφη κατεύθυνση πραγματοποιεῖται όταν μιλάει κάποιος στή συσκευή B.

Τό βασικό πρόβλημα σέ μιά τηλεπικοινωνιακή ζεύξη είναι, όπως γνωρίζομε, νά μεταδοθεῖ τό σήμα πού περιέχει τήν πληροφορία από τό ένα άκρο τής ζεύξεως στό άλλο μέ σσο τό δυνατόν λιγότερες **παραμορφώσεις** καί όσο τό δυνατόν **oikonomikότερα**. Αύτό είναι τό **πρόβλημα μεταδόσεως** μέ τό όποιο άσχολεῖται στίς τηλεπικοινωνίες ιδιαίτερος κλάδος, ή **τεχνική μεταδόσεως**.

Η μετάδοση τής φωνής στίς τηλεφωνικές ζεύξεις άποτελεῖ τό ένα άπό τά δύο βασικά προβλήματα τής τηλεφωνίας. Τό δεύτερο πρόβλημα προκύπτει από τήν άπαιτηση νά μποροῦν νά έπικοινωνοῦν μεταξύ τους μέ το τηλέφωνο μεγάλος άριθμός άτόμων, π.χ. οι κάτοικοι μιας πόλεως.

Μία λύση θά ήταν νά συνδέθουν μόνιμα όλες οι τηλεφωνικές συσκευές άνά δύο, όπως φαίνεται στό σχήμα 1β (α). Μέ τόν τρόπο αύτό όμως άπαιτείται τεράστιος άριθμός γραμμών — γιά ν συσκευές άπαιτοῦνται $v(v - 1)/2$ γραμμές — ένω οι συσκευές γίνονται έπισης τεράστιες, έπειδή σε κάθε μία καταλήγουν όλες οι γραμμές. "Ετσι ή λύση αύτή είναι οικονομικά και πρακτικά άνεφαρμοστη, έκτος από τήν περίπτωση πολύ μικρού άριθμού συσκευών.

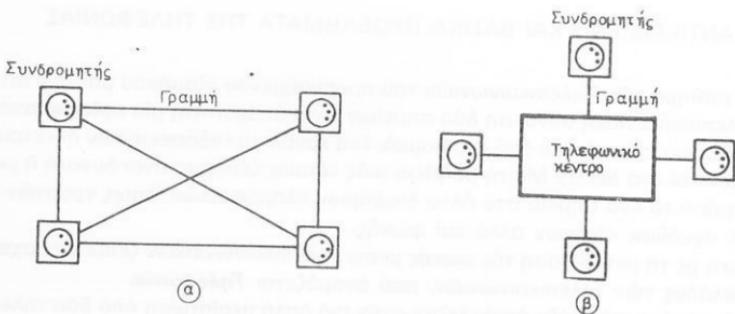

Σχ. 1β.

α) Μόνιμες συνδέσεις μεταξύ τεσσάρων συνδρομητών. β) Σύνδεση συνδρομητών σε τηλεφωνικό κέντρο.

Τό πρόβλημα άντιμετωπίζεται μέ τή δημιουργία μιᾶς κεντρικῆς θέσεως πού όνομάζεται **τηλεφωνικό κέντρο** καί μέ τή σύνδεση στό κέντρο αύτού άκτινωτά όλων τῶν τηλεφωνικῶν συσκευῶν μέ ξεχωριστή γραμμή γιά τήν κάθε μία [σχ. 1β (β)]. Οι γραμμές δύο όποιων δήποτε συσκευῶν δέν είναι μόνιμα συνδεμένες μεταξύ τους, άλλα συνδέονται προσωρινά μέσω τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου γιά τήν πραγματοποίηση τής συνδιαλέξεως καί κατόπιν άποσυνδέονται. Τό δεύτερο έπομένως βασικό πρόβλημα τής τηλεφωνίας είναι τό πώς θά συνδέονται στό κέντρο οι κάταλλης γραμμές, ώστε νά δημιουργείται ή άπαραίτητη ήλεκτρική ζεύξη γιά τή μετάδοση τῶν σημάτων καί πώς βέβαια θά άποσυνδέονται στό τέλος τής συνδιαλέξεως. Αύτό είναι τό **πρόβλημα διασυνδέσεως** μέ τό όποιο άσχολείται ή τεχνική τῶν τηλεφωνικῶν κέντρων ή πιο γενικά, ή **τεχνική διασυνδέσεως**.

Τό τηλεφωνικό κέντρο μέ τόν έξοπλισμό ζεύξεως τῶν γραμμῶν, οι τηλεφωνικές συσκευές καί οι γραμμές άποτελοῦν μία **τηλεφωνική έγκατάσταση**, πού έξυπηρετεῖ άνάλογα μέ τό μέγεθός της όρισμένο άριθμό άτόμων. Τήν έγκατάσταση αύτή δημιουργεῖ καί έκμεταλλεύεται κάποια δημόσια ή ιδιωτική έταιρία, π.χ. στήν Έλλάδα ή **'Οργανισμός Τηλεπικοινωνιῶν Έλλάδος (Ο.Τ.Ε.)** πού είναι δημόσια έπιχειρηση. Ο κάτοχος μιᾶς τηλεφωνικῆς συσκευῆς όνομάζεται **συνδρομητής**, έπειδή πληρώνει συνδρομή στήν έταιρία γιά νά έχει τό δικαίωμα νά χρησιμοποιεί τήν έγκατάσταση. Άνάλογα ή συσκευή του όνομάζεται **συνδρομητική τηλεφωνική συσκευή**,

ή γραμμή πού τήν ένωνται μέ τό κέντρο **συνδρομητική γραμμή** κλπ.

Συνοφίζοντας όσα άναφέραμε προηγουμένως μποροῦμε νά πούμε ότι:

Τηλεφωνία είναι ό κλαδος τῶν τηλεπικοινωνιῶν πού ἔξασφαλίζει τήν πραγματοποίηση συνδιαλέξεων μεταξύ δύο όποιωνδήποτε συνδρομητῶν μιᾶς τηλεφωνικῆς ἐγκαταστάσεως.

Οι τηλεφωνικές ἐγκαταστάσεις διακρίνονται, άνάλογα μέ τό σκοπό πού ἔχουπηρετοῦν, σέ ιδιωτικῆς χρήσεως ἐγκαταστάσεις ή **συνδρομητικά κέντρα** (ή δευτερεύουσες τηλεφωνικές ἐγκαταστάσεις) και σέ ἐγκαταστάσεις δημόσιας χρήσεως ή **δημόσια τηλεφωνικά κέντρα καὶ δίκτυα**.

Τά συνδρομητικά κέντρα (Σ.Κ.) ἔχουπηρετοῦν τήν ἑσωτερική ἐπικοινωνία, π.χ. σέ ἐπιχειρήσεις και σέ δημόσιες ὑπηρεσίες. "Ενα τέτοιο κέντρο περιλαμβάνει συνθως λιγότερους από 100 συνδρομητές, δέν είναι δημόσιες σπάνιες οι περιπτώσεις Σ.Κ. μέ ἕκαντοντάδες, ἀκόμα και μέ χιλιάδες συνδρομητές. Τό Σ.Κ. ἔχει κατά κανόνα τή δυνατότητα νά ἐπικοινωνεῖ και μέ τούς συνδρομητές τῶν δημοσίων τηλεφωνικῶν κέντρων.

Οι δημόσιας χρήσεως ἐγκαταστάσεις διακρίνονται σέ **ἀστικές** και σέ **ὑπεραστικές ἐγκαταστάσεις**. Οι ἀστικές ἐγκαταστάσεις ἔχουπηρετοῦν τούς κατοίκους μιᾶς πόλεως. Μικρές ἐγκαταστάσεις περιλαμβάνουν μερικές ἕκαντοντάδες συνδρομητές, ἐνώ μεγάλες ἐγκαταστάσεις περισσότερους από ἕκατο χιλιάδες. Άνάλογα μέ τόν ἀριθμό συνδρομητῶν και τήν ἔκταση τῆς πόλεως ἔχουπηρετεῖται η ἐγκατάσταση από είναι η περισσότερα **ἀστικά κέντρα**. Στή δευτερη περίπτωση όλα τά **ἀστικά κέντρα** μιᾶς πόλεως είναι συνδεμένα μεταξύ τους μέ **ζευκτικές γραμμές** γιά νά μποροῦν οι συνδρομητές διαφορετικῶν κέντρων νά ἐπικοινωνοῦν. Οι συνδρομητικές και οι **ζευκτικές γραμμές** μιᾶς πόλεως σχηματίζουν τό **ἀστικό δίκτυο**.

Οι υπεραστικές ἐγκαταστάσεις ἔξασφαλίζουν τήν πραγματοποίηση συνδιαλέξεων μεταξύ τῶν συνδρομητῶν διαφορετικῶν πόλεων μιᾶς χώρας. Γιά τό σκοπό αύτό συνδέονται τά **ἀστικά δίκτυα** σέ **ὑπεραστικά κέντρα** και τά τελευταία αύτά μεταξύ τους μέ **ὑπεραστικές γραμμές**. "Ετοι σχηματίζεται τό **έθνικό ύπεραστικό δίκτυο**. Τά **έθνικά ύπεραστικά δίκτυα** συνδέονται τέλος σέ **διεθνή ύπεραστικά κέντρα** και αύτά μεταξύ τους μέ γραμμές πού σχηματίζουν τό **διεθνές ύπεραστικό δίκτυο**. Τό διεθνές ύπεραστικό δίκτυο ἐπιτρέπει νά γίνονται συνδιαλέξεις από κράτος σέ κράτος.

Στό μάθημα **«Τηλεφωνία»** αύτου τοῦ ἔξαμήνου θά ἀσχοληθοῦμε ἀποκλειστικά μέ τό πρόβλημα διασυνδέσεως τῶν τηλεφωνικῶν γραμμῶν. Τό πρόβλημα τῆς τηλεφωνικῆς μεταδόσεως ἀποτελεῖ ὑποπρόβλημα τῆς τηλεπικοινωνιακῆς μεταδόσεως μέ τήν όποια ἀσχοληθήκαμε σέ γενικές γραμμές τό προηγούμενο ἔξαμηνο.

Γιά τή διασύνδεση τῶν γραμμῶν και τήν ἀποκατάσταση ζεύξεως μεταξύ καλούντος και καλούμενου συνδρομητῆ χρησιμοποιοῦνται κατάλληλα **ὅργανα** και κατάλληλες **μέθοδοι**. Στή συνέχεια ἐπομένως τοῦ βιβλίου πρώτα θά μελετήσομε τά βασικά ὅργανα τῶν τηλεφωνικῶν κέντρων και δίκτυων και κατόπιν τούς τρόπους μέ τούς όποιους χρησιμοποιοῦνται αύτά γιά τήν ἀποκατάσταση συνδέσεων στά συνδρομητικά κέντρα, στά **ἀστικά** και στά **ὑπεραστικά δίκτυα**. Πρίν δημόσιας ἀσχοληθοῦμε μέ τήν ἔξέταση τῶν ἀντικειμένων αύτῶν, είναι σκόπιμο νά ρίξομε μιά σύντομη ματιά στήν **ἔξέλιξη** πού ἀκολούθησε η τηλεφωνία ἀπό τήν **ἔφεύρεση** τοῦ τηλεφώνου μέχρι σήμερα, στής προοπτικές πού διαγράφονται γιά τό **ἄμεσο** μέλλον και στή σημασία πού ἔχει η τηλεφωνία στήν οίκονομική και πολιτιστική ζωή ἐνός τόπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η έπιθυμία τουύ άνθρωπου νά μεταβιβάσει τή φωνή του πού μακριά άπό όσο έπιπτρέπει ή φύση είναι παραπλάαια. Πιστεύεται πώς ήδη πρίν 1000 χρόνια χρησιμοποιούσαν οι Κινέζοι τό γνωστό σέ δλους μας **παιδικό τηλέφωνο**: Δύο κουτιά μέμβράνες στίς βάσεις τους, πού ένωνονται μέ ἓνα τεντωμένο σπάγγο καί έπιπτρέπουν τή μεταβιβάση φωνῆς σέ άποσταση μέχρι 600 m.

Γιά τήν ένδοσυνεννόση σέ ξενοδοχεία, πλοϊα κλπ. χρησιμοποιήθηκαν πολύ τόν περασμένο αιώνα οι **φωναγοί σωλήνες**. "Οταν μιλά κάποιος στήν ακρη τού σωλήνα τά ήχητικά κύματα άνακλώνται έπανειλημμένα στά έσωτερικά του τοιχώματα καί προχωρούν στήν κατεύθυνση τού σωλήνα.

'Ηλεκτρική μεταβιβάση άπλων ήχων πέτυχε πρώτος ό Γερμανός δάσκαλος Philipp Reis τό 1861. Μέ τή βοήθεια μιᾶς διατάξεως άπό πομπό καί δέκτη, πού συνδέονταν μέ ἓνα ζεῦγος άγωγῶν καί τούς τροφοδοτούσε άπό ήλεκτρικά στοιχεῖα, κατάφερε νά μεταβιβάσει τόνους, δηλαδή άπλους ήχους, διαφόρων μουσικών όργάνων σέ άρκετή άποσταση. Γιά μεταβιβάση θμως τής φωνῆς ή διάταξή του ήταν άκατάλληλη.


Τό πώς θά μπορούσε νά διαβιβασθεῖ ή φωνή μέ τή βοήθεια τού ήλεκτρικού ρεύματος βρήκε ο Alexander Graham Bell καθηγητής τής φωνητικής στό Πανεπιστήμιο τής Βοστώνης, τό 1876 (σχ. 2α). Ή διάταξη τού Bell άπετελείτο άπό δύο συσκευές, τά **τηλέφωνα**, συνδεμένες μεταξύ τους μέ ἓνα ζεῦγος άγωγῶν (σχ. 2β). Κάθε συσκευή είχε ένα εύθυγραμμο μόνιμο μαγνήτη περιτυλιγμένο στό ένα άκρο μέ πηνίο καί άπεναντί άπό τό πηνίο μιά έλαστική χαλύβδινη μεμβράνη. "Οταν κάποιος μιλούσε μπροστά στή συσκευή ή μεμβράνη παλλόταν μέ τό ρυθμό τών ήχητικών κυμάτων καί τό διάκενο μεταξύ μεμβράνης καί μαγνήτη μεταβαλλόταν. Αύτό είχε ώς άποτέλεσμα νά μεταβάλλεται ή ένταση τού μόνιμου μαγνητικού πεδίου καί νά δημιουργείται έπαγγικό ρεύμα στό πηνίο τού ήλεκτρομαγνήτη. Τό ρεύμα αύτό μεταφερόταν μέσω τού ζεύγους τών άγωγῶν στόν ήλεκτρομαγνήτη τής άλλης συσκευῆς καί ιετέβαλε τό μαγνητικό του πεδίο. Ή μεταβολή τού πεδίου άναγκαζε τή μεμβράνη νά πάλλεται καί νά δημιουργεῖ ήχητικά κύματα στόν ίδιο ρυθμό. Τά τηλέφωνα χρησιμοποιούνταν διαδοχικά άπό τούς συνομιλοῦντες καί γιά τή μεταβιβάση καί γιά τή λήψη τής θμως, έργαζονταν δηλαδή σάν μικρόφωνο (πομπός) καί σάν άκουστικό (δέκτης).

Τά έπόμενα χρόνια ή διάταξη τού Bell τελειοποιήθηκε άπό άλλους έφευρέτες, π.χ. χωρίσθηκε τό μικρόφωνο άπό τό άκουστικό, μέ άποτέλεσμα νά αύξηθεῖ ή άκουστική τής άπόδοση καί ή έμβελεια.



Σχ. 2α.

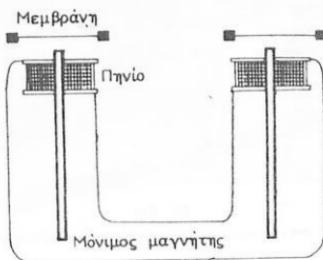Alexander Graham Bell (1847 - 1922):
Ο έφευρέτης τοῦ τηλεφώνου.



Σχ. 2β.

Σχηματική παράσταση τῆς τηλεφωνικῆς διατάξεως τοῦ Bell.

Γιά τίν τηλεφωνική έξυπηρέτηση δχι μόνο δύο άλλά πολλῶν άτόμων δημιουργήθηκε μία κεντρική θέση πού όνομάσθηκε **τηλεφωνικό κέντρο** και στή θέση αύτή συνδέθηκαν άκτινωτά οι συνδρομητές, ό καθένας μέ μία δική του γραμμή. Οι γραμμές δύο συνδρομητῶν συνδέονταν στό κέντρο ἀπό μία τηλεφωνήτρια γιά νά πραγματοποιηθεῖ μόνο μία συνδιάλεξη και μετά ἀποσυνδέονταν. "Ετσι ἀρχισαν νά λειτουργοῦν γύρω στά 1880 τά πρώτα **χειροκίνητα**, δπως λέμε, **κέντρα** (σχ. 2γ).

Η χειροκίνητη σύνδεση ἀπό τηλεφωνήτριες εἶχε βέβαια ἀρκετά μειονεκτήματα: Καθυστέρηση στή σύνδεση τῶν γραμμῶν, παρεξηγήσεις μέ τούς συνδρομητές κλπ. "Ετσι πολύ νώρις ἀρχισαν πολλοί νά σκέφτονται, πῶς θά ἤταν δυνατόν νά καταργηθοῦν οι τηλεφωνήτριες και νά πραγματοποιοῦνται αύτόματα οι συνδέσεις. Τή λύση βρῆκε τό 1889 ο Ἀμερικανός Almon Strowger, δό όποιος κατασκεύασε τό




Σχ. 2γ.

Τηλεφωνήτριες χειροκίνητου κέντρου ('Αμβούργο, 1905).

πρώτο βασικό δργανο τῶν αὐτομάτων τηλεφωνικῶν κέντρων. "Ἐνα ἐπιλογέα μέ τόν ὅποιο αὐτόματα ἡ μᾶλλον μέ καθοδήγηση ἀπό μακριά (τηλεκαθοδήγηση), συνδέονται δύο γραμμές συνδρομητῶν.

'Η ἐφεύρεση τοῦ ἐπιλογέα ἦταν ἔνα σπουδαῖο βῆμα πρός τὴν κατεύθυνση τῆς αὐτοματοποίησεως. Γιά νά πραγματοποιοῦνται ὅμως ἐντελῶς αὐτόματα καί ταυτόχρονα οἱ συνδέσεις πολλῶν συνδρομητῶν σέ ἔνα κέντρο ἔπρεπε νά λυθοῦν πάμπολλα ἄλλα τεχνικά προβλήματα. Ἀρκεῖ π.χ. νά σκεφθοῦμε ὅτι δλόκληρη ἡ συνεννόηση τοῦ συνδρομητῆ μέ τὴν τηλεφωνήτρια τοῦ χειροκίνητου κέντρου, πού γινόταν στὴν ὀμιλούμενη γλώσσα, ἔπρεπε νά μετατραπεῖ σέ συνεννόηση τοῦ συνδρομητῆ μέ τά μηχανήματα τοῦ κέντρου. Ὁμως ὅλα αὐτά τά προβλήματα ἀντιμετωπίσθηκαν κι ἔτοι τά **αὐτόματα τηλεφωνικά κέντρα** ἔγιναν πραγματικότητα. Τό πρώτο αὐτόματο κέντρο μέ ἐπιλογέις Strowger παραδόθηκε σέ λειτουργία στίς H.P.A. τό 1892 ἐνώ στήν Εύρωπη ἄρχισαν νά τοποθετοῦνται δοκιμαστικά αὐτόματα κέντρα γύρω στό 1900.

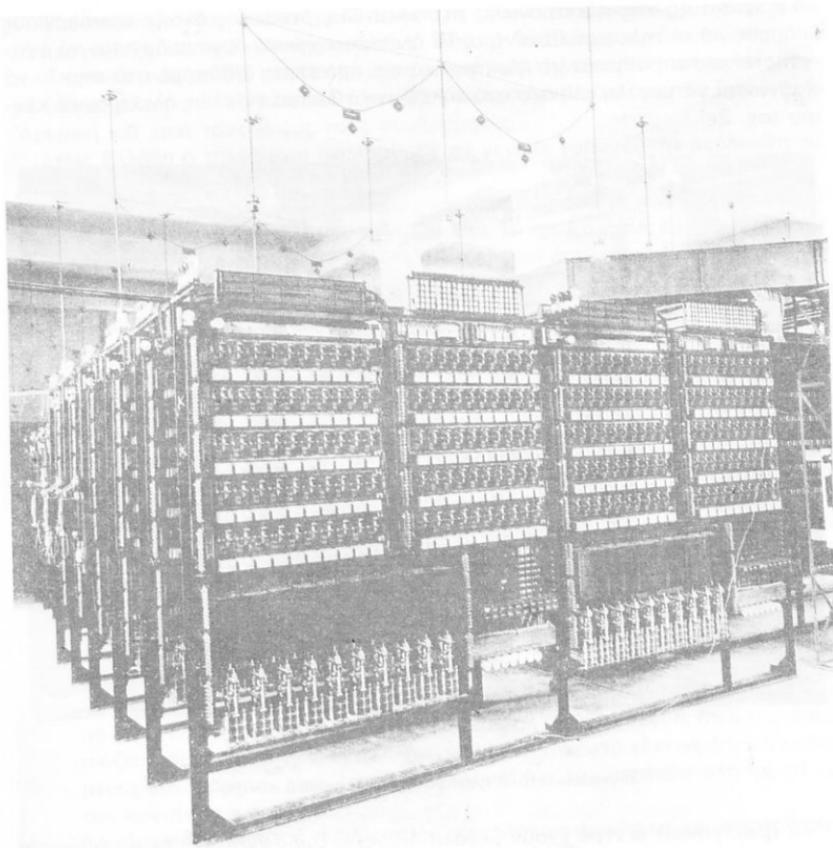


Σχ. 2δ.

Αύτόματο άστικό τηλεφωνικό κέντρο στο Μόναχο, τό 1909.

Τά πρώτα τηλεφωνικά κέντρα ήταν **ήλεκτρομηχανικά**, δηλαδή περιελάμβαναν όργανα μέ κινούμενα μηχανικά τμήματα, όπως τούς έπιλογείς πού άναφέραμε, ήλεκτρομαγνήτες, ρελάι, κ.ο.κ. (σχ. 2δ). Τά κέντρα αυτά βελτιώνονταν συνεχώς τά έπομενα χρόνια και έφθασαν στις μέρες μας σέ έξαιρετική τελειότητα. Από τούς πρώτους χονδροειδείς έπιλογείς κατασκευάσθηκαν πολύ μικρότεροι και ποιοτικά άνωτεροι. Παράλληλα έφευρέθηκαν έπιλογείς διαφορετικοί άπό τόν έπιλογέα Strowger, που έξασφάλιζαν καλύτερη και κατά πολύ ταχύτερη σύνδεση (ραβδε-παφικοί έπιλογείς, έρμητόκλειστοι έπαφείς κλπ.).

Τά ήλεκτρομηχανικά όμως κέντρα έχουν μερικά βασικά μειονεκτήματα: Χρειάζονται συντήρηση, καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο και ή ταχύτητα λειτουργίας τους δέν είναι άρκετά μεγάλη ώστε νά έπιτρέπει τήν είσαγωγή καινοτομιῶν που κρίνονται άπαραίτητες σήμερα.

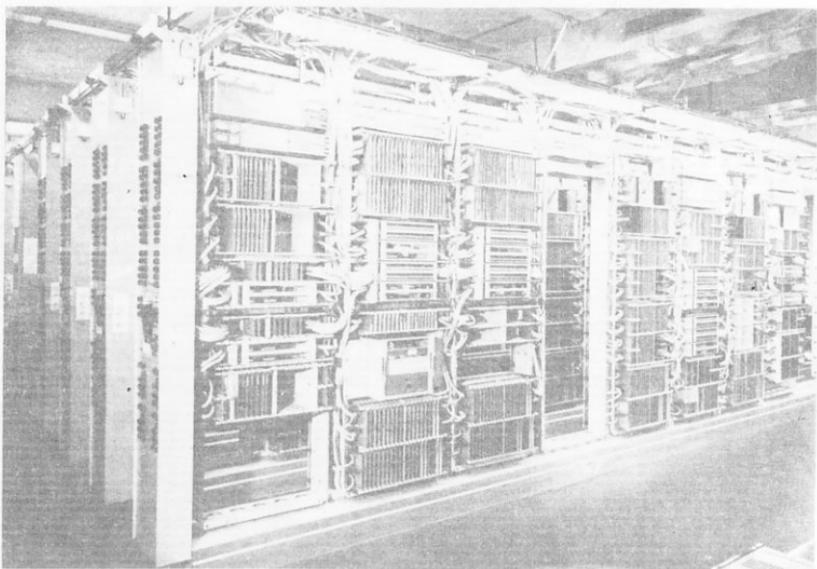Η άνάπτυξη τής ήλεκτρονικής τίς τελευταίες δεκαετίες άνοιξε καινούργιους δρόμους γιά τά τηλεφωνικά κέντρα. Τά ήλεκτρομηχανικά όργανα άρχισαν νά άντικατασταίνονται βαθμιαία μέ ήλεκτρονικά καί πρόσφατα φθάσαμε στό σημείο νά είσαγονται σέ μεγάλη κλίμακα στά τηλεφωνικά δίκτυα έντελως ήλεκτρονικά κέντρα (σχ. 2ε).



Σχ. 2ε.
Σύγχρονο άστικό ήλεκτρονικό τηλεφωνικό κέντρο.

Τά ήλεκτρονικά κέντρα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωῆς γιατί δέν περιλαμβάνουν όργανα πού κινούνται, έπομένως δέν φθείρονται, έργαζονται πολύ γρήγορα, άπαιτούν μικρό χώρο καί προσφέρουν πολύ περισσότερες «Υπηρεσίες» στούς συνδρομητές.

Η αύτοματοποίηση περιορίσθηκε άρχικά στίς άστικές συνδέσεις, πού παρουσιάζουν τό μεγαλύτερο σύγκο τηλεφωνικής κινήσεως. Οι ύπεραστικές συνδέσεις, δηλαδή συνδέσεις μεταξύ πόλεων, έξακολούθησαν νά πραγματοποιούνται χειροκίνητα μέ τή βοήθεια τηλεφωνητριῶν έγκαταστημένων σέ χειροκίνητα ύπεραστικά κέντρα. Μέ τήν αὔξηση ομώς τής ύπεραστικής έπικοινωνίας άρχισαν νά γίνονται αίσθητά τά μειονεκτήματα τής χειροκίνητης διεκπεραιώσεως, μέ άποτέλεσμα ή αύτοματοποίηση καί στόν τομέα αύτό νά γίνει άναποφέυκτη. "Ετοι τό 1923 έγκαινιασθηκε στή Γερμανία τό πρώτο συγκρότημα κέντρων χάρη στό οποίο οι συνδρομητές μπορούσαν νά πραγματοποιούν μόνοι τους μέ έπιλογή άριθμῶν κλήσεως τής ύπεραστικές συνδέσεις. 'Από τότε ή συνδρομητική τηλεπιλογή έπεκτείνεται συνεχῶς στά έθνικά ύπεραστικά δίκτυα καί έχει φθάσει σήμερα νά καλύπτει σέ άρκετές προηγμένες χωρες ολες τής ύπεραστικές συνδέσεις.

Η αύτοματοποίηση δέν σταματά δήμως στίς έθνικές ύπεραστικές συνδέσεις, άλλα προχωρεῖ καὶ στίς **διεθνεῖς συνδέσεις**. Από τό 1950 άρχισε νά αύτοματοποιεῖται ή ἐπικοινωνία μεταξύ χωρῶν μέ iσχυρή ἀμοιβαία τηλεφωνική κίνηση καὶ σήμερα ἔνα μεγάλο ποσοστό τῶν διεθνῶν κλήσεων πραγματοποιεῖται στήν Εὐρώπη, Β. Αμερική κ.α. ἀπό τούς ἵδιους τούς συνδρομητές.

Στήν Έλλάδα ἡ τηλεφωνία ἀκολούθησε σέ γενικές γραμμές τήν ἀκόλουθη πορεία:

Τό 1895 ἔγκαταστάθηκε καὶ λειτούργησε δοκιμαστικά ἔνα μικρό κέντρο μέ 60 περίπου συνδρομητές στήν Αθήνα καὶ Πειραιά. Τό πρώτο δήμως κανονικό χειροκίνητο ἀστικό κέντρο λειτούργησε στήν Αθήνα ἀρκετά ἀργότερα, τό 1911. Τό πρώτο αὐτόματο τηλεφωνικό κέντρο λειτούργησε στήν Αθήνα τό 1931.

Ἡ αύτοματοποίηση τοῦ ἔθνικοῦ μας ύπεραστικοῦ δικτύου ἀρχισε τό 1965 καὶ σήμερα περισσότεροι ἀπό 97% ὥλων τῶν συνδρομητῶν εἶναι συνδεμένοι σέ αὐτόματα ύπεραστικά κέντρα. Ἡ διεθνής ἐπικοινωνία τῆς χώρας ἀρχισε νά αύτοματοποιεῖται τό 1969 καὶ μέχρι τώρα ἔχει καλύψει τίς συνδέσεις μέ τή Δ. Εύρώπη, τή Β. Αμερική, τήν Ιαπωνία, τήν Κύπρο κ.α.

Οἱ προοπτικές πού διανοίγονται σήμερα γιά τό μέλλον τῆς τηλεφωνίας εἶναι πραγματικά ἐκπληκτικές. Τά ήλεκτρομηχανικά κέντρα θά δίνουν τή θέση τους ὥσσο περνοῦν τά χρόνια ὅλο καὶ περισσότερο στά ήλεκτρονικά κέντρα, ώσπου νά ἀντικατασταθοῦν ἐντελῶς ἀπό αὐτά. Τά σύγχρονα ήλεκτρονικά κέντρα, πού λειτουργοῦν μέ **ἐνταμιευμένο πρόγραμμα**, ὅπως οἱ ήλεκτρονικοί υπολογιστές, ἔχουν τή δυνατότητα συνδυαζόμενα μέ δίκτυα μεταδόσεως εύρειας ζώνης (όμοιαξονικά καλώδια, ὄπτικούς ἀγωγούς κλπ.) νά προσφέρουν στούς συνδρομητές **Υπηρεσίες πολὺ περισσότερες** ἀπό τή σημερινή ἀπλή μετάδοση τῆς φωνῆς. Μερικές ἀπό αὐτές πού ἡ ἀνάπτυξή τους ἡδη ἔχει ἀρχίσει σέ διάφορες χώρες εἶναι:


- ‘Η ἀναλυτική καταγραφή τῶν πραγματοποιουμένων συνδιαλέξεων καὶ χρέωση τῶν τελῶν’ ἡ μεταβίβαση μιᾶς κλήσεως σέ ἄλλη συσκευή, ὅταν π.χ. ἀπουσιάζει ὁ συνδρομητής; ἡ ἐγγραφή ἐνός μηνύματος στό κέντρο, ὅταν ὁ καλούμενος συνδρομητής εἶναι κατειλημμένος καὶ ἡ αὐτόματη ἀποστολή του σέ αὐτόν ἀργότερα κ.ο.κ.
- Τό **εικονοπλέφωνο**, ὁ συνδυασμός μεταδόσεως φωνῆς καὶ εἰκόνας τοῦ συνδρομητή.
- ‘Ο συνδυασμός τῆς τηλεφωνικῆς συσκευῆς μέ θόρόν ἡ (καὶ) ἐκτυπωτική συσκευή (τηλέτυπο, συσκευή Facsimile κλπ.) γιά τή μετάδοση γραπτῶν πληροφοριῶν π.χ. ἐγγράφων, σχεδίων κ.ο.κ.
- ‘Ο συνδυασμός τῆς τηλεφωνικῆς συσκευῆς μέ κατάλληλη συσκευή γιά τήν ἐπικοινωνία μέ ήλεκτρονικούς υπολογιστές.

‘Από τά προηγούμενα γίνεται φανερό ὅτι ἡ τηλεφωνική συσκευή τοῦ μέλλοντος θά εἶναι στήν πραγματικότητα ἔνας **τερματικός σταθμός** μέ τή βοήθεια τοῦ ὅποιου θά διεκπεραιώνει ὁ συνδρομητής πλήθος ἐργασίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ


ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στά 100 χρόνια πού πέρασαν από τήν έφεύρεσή του, τό τηλέφωνο διαδόθηκε μέ έκπληκτική ταχύτητα σέ δόλοκληρο τόν κόσμο. Μέ μέσο έτήσιο ρυθμό αύξησες γύρω στό 7% ήδη από τίς άρχες τού αιώνα μας, έφθασαν οί τηλεφωνικές συσκευές τό 1978 σέ 428 έκατομμύρια μέ άναλογία 10 συσκευών σέ 100 κατοίκους. Τό σχήμα 3α δείχνει τήν παγκόσμια έξέλιξη τού τηλεφώνου από τό 1945 μέχρι σήμερα καί τίς προοπτικές μέχρι τό 1990.

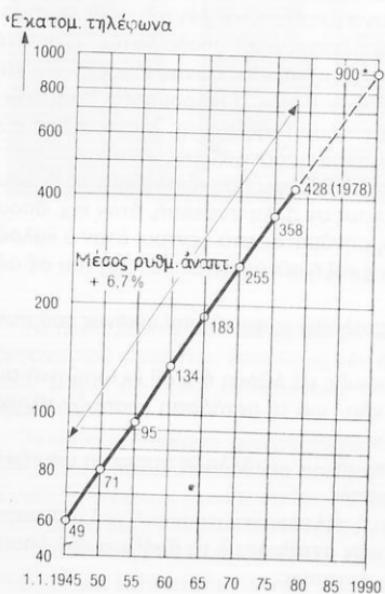

Σχ. 3α.
Αύξηση τών τηλεφώνων στόν κόσμο
από τό 1945 μέχρι τό 1978.

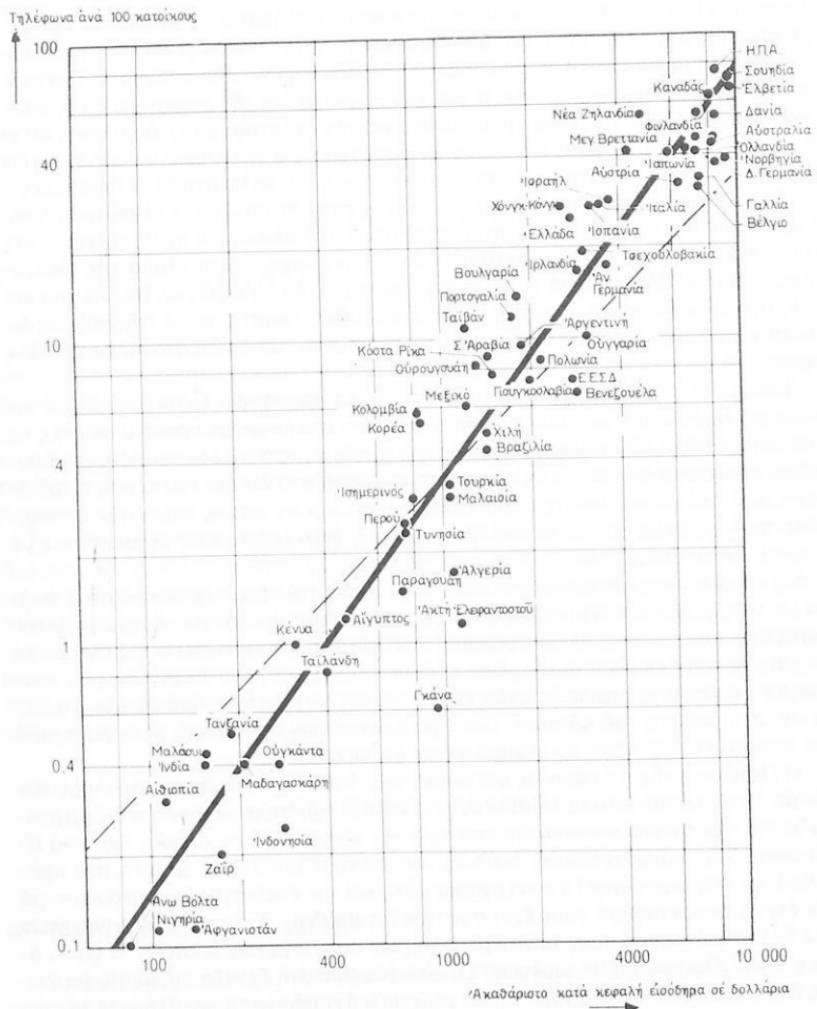Η διάδοση τού τηλεφώνου όφείλεται στό γεγονός ότι ή τηλεφωνική έπικοινωνία είναι έντελως άπαραίτητη γιά τήν οίκονομική άνάπτυξη ένός τόπου. Σύγκριση μεταξύ τού άκαθάριστου κατά κεφαλήν είσοδήματος διαφόρων χωρών καί τής πικνότητας τού τηλεφώνου (τηλέφωνα άνά 100 κατοίκους) δείχνει πώς ύπαρχει άμεση σχέση μεταξύ τών δύο μεγεθών (σχ. 3β). Π.χ. οι Η.Π.Α. μέ κατά κεφαλή εί-



Σχ. 3β.

Σχέση μεταξύ τηλεφωνικής πυκνότητας και άκαθάριστου κατά κεφαλή είσοδηματος διαφόρων χωρών (1.1.1978).

ούδημα 8640 δολ. παρουσιάζουν τή μεγαλύτερη πυκνότητα μέ 75 τηλέφωνα άνά 100 κατοίκους, οι Ινδίες μέ κατά κεφαλή είσοδημα 154 δολ., 0,4 τηλέφωνα, ένω ή Έλλάδα μέ κατά κεφαλή είσοδημα 2810 δολ. παρουσιάζει 25 τηλέφωνα άνά 100 κατοίκους (στοιχεία τῆς 1.1.1978).

‘Από τό σχήμα 3β διαπιστώνεται άκομα ότι δ ρυθμός αιξήσεως τού τηλεφώνου είναι μεγαλύτερος στις περισσότερες χώρες άπό δ ρυθμός αιξήσεως τού άκα-

Θάριστου έθνικοῦ είσοδήματος (ή μέση εύθεια είσοδήματος - τηλεφώνου ἔχει μεγαλύτερη κλίση από τή διακεκομένη εύθεια τῶν 45° πού παριστάνει τήν όμοιόμορφη αὔξηση είσοδήματος - τηλεφώνων). Αύτό σημαίνει δύο πράγματα: Πρώτον, ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῆς τηλεφωνίας σέ μία χώρα προηγεῖται τῆς ἀνάπτυξεως τῆς οἰκονομίας ἡ μέ αλλα λόγια, εἶναι προϋπόθεση γιά τήν ἀνάπτυξη αὐτή. Δεύτερον, ὅτι οἱ ἀνθρώποι δαπανοῦν κατά μέσο ὄρο περισσότερα γιά τήν τηλεφωνία, λόγω τῶν πλεονεκτημάτων πού τούς ἔξασφαλίζει, ἀπό ὅσο σέ αλλα ἀγαθά ἡ ὑπηρεσίες.

Παράλληλα μέ τήν ἔμμεση συνεισφορά τῆς στήν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας ἡ τηλεφωνία μέ τά ἐργοστάσια παραγωγῆς τηλεφωνικοῦ ὑλικοῦ καὶ μέ τίς τηλεφωνικές της ἐγκαταστάσεις (κέντρα, δίκτυα) ἀποτελεῖ ἔνα ισχυρότατο κλάδο τῆς οἰκονομίας, πού συμβάλλει ἡμεσα στήν προαγωγή της. Στήν τηλεφωνική βιομηχανία καὶ στίς τηλεφωνικές ἐγκαταστάσεις ἔχουν ἐπενδυθεῖ τεράστια ποσά (τῆς τάξεως δισεκατομμυρίων δολαρίων), ἐνῶ ἀπασχολοῦνται σέ αὐτές ἑκατοντάδες χιλιάδες προσωπικοῦ.

Ἐκτός ἀπό τὸν οἰκονομικό τομέα τὸ τηλέφωνο προσφέρει ἐπίσης μεγάλες ὑπηρεσίες στήν ιδιωτική ζωή τῶν κατοίκων ὡς μέσο ἐπικοινωνίας προσιτό σέ ὅλες τίς κοινωνικές τάξεις. Γιά πολλές οἰκογένειες ἡ σύνδεση στό τηλεφωνικό δίκτυο θεωρεῖται σήμερα τό ἱδιο αὐτονόητη, ὅπως ἡ σύνδεση στό δίκτυο τοῦ νεροῦ ἡ τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος. Ἰδιαίτερα πολύτιμη ὅμως εἶναι σέ ὅσους κατοικοῦν σέ ἀπομακρυσμένες περιοχές καὶ στούς ήλικιωμένους γιατὶ μειώνει τίς μετακινήσεις μέ συγκοινωνιακά μέσα κλπ.

Γιά τό μέλλον προβλέπεται συνεχής αὔξηση τῆς τηλεφωνικῆς πυκνότητας, ἀκόμα καὶ στίς χώρες πού ἡδη σήμερα ἔχουν πολύ μεγάλη πυκνότητα. Αύτό ὄφειλεται, ἐκτός ἀπό τούς λόγους πού ἀναφέραμε, στό ὅτι τὸ τηλέφωνο γίνεται πιό ἐλκυστικό γι' αὐτούς πού δέν εἶναι συνδεμένοι στό δίκτυο, ὅσο αὔξανει ὁ ἀριθμός τῶν συνδρομητῶν. Ἐπίσης ὄφειλεται στήν ἐπέκταση τῆς αὐτοματοποίησεως τῶν συνδέσεων, στήν μείωση τοῦ κόστους τῶν τηλεφωνημάτων συγκριτικά μέ αλλα ἀγαθά καὶ ὑπηρεσίες, καὶ στήν προσφορά νέων ὑπηρεσιῶν.

Ἡ ἔχαπλωση τῆς τηλεφωνίας καὶ γενικά τῶν Τηλεπικοινωνιῶν σέ δόλοκληρο τόν κόσμο ἔκανε ἀναπόφευκτη τή συνεργασία μεταξύ τῶν τηλεπικοινωνιακῶν ὄργανισμῶν καὶ τῶν τηλεπικοινωνιακῶν συστημάτων τῶν διαφόρων χωρῶν, ὥστε νά εἶναι δυνατή ἡ πραγματοποίηση διεθνῶν ἀνταποκρίσεων. Γιά τή μελέτη τῶν προβλημάτων πού δημιουργεῖ ἡ συνεργασία αὐτή καὶ τήν ἐπεξεργασία προτάσεων γιά τήν ἐνιαία ἀντιμετώπισή τους ἔχει συσταθεῖ ἡ **Διεθνής Ἐνωση Τηλεπικοινωνιῶν (U.I.T.)*** ἀπό ἐκπροσώπους τῶν περισσότερων πολιτισμένων κρατῶν. Ἡ U.I.T. ἀνήκει στόν Ὀργανισμό Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἐδρεύει στή Γενεύη καὶ μέ τίς ἐπιτροπές της **C.C.I.T.T.**** καὶ **C.C.I.R.***** πού μελετοῦν ἀντίστοιχα τά προβλήματα τῆς τηλεγραφίδας καὶ τηλεφωνίας καὶ τά προβλήματα τῆς ραδιοεπικοινωνίας, συμβάλλει σέ μεγάλο βαθμό στήν τυποποίηση τῶν μεθόδων, τοῦ τηλεπικοινωνιακοῦ ἔξοπλισμοῦ κλπ. καὶ γενικά στήν ἐνιαία καὶ ὀρθολογική ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν προβλημάτων στό χώρο τῶν τηλεπικοινωνιῶν.

* Union Internationale des Télécommunications.

** Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique.

*** Comité Consultatif International des Radio-Communications.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Οι τηλεφωνικές έγκαταστάσεις συγκροτούνται από πλήθος έξαρτήματα, πού συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Τά έξαρτήματα αύτά τά διακρίνομε σε άπλα έξαρτήματα, πού όνομάζονται **κατασκευαστικά στοιχεία**, δημοσίευσης είναι π.χ. οι άντιστάτες, τά πηνία, οι πυκνωτές, οι ημιαγωγοί κλπ., καί σε πιό σύνθετα έξαρτήματα, δημοσίευσης είναι οι ρωστήρες, οι έπιλογες, οι τηλεφωνικές συσκευές κ.α. Τά τελευταία περιλαμβάνουν καί κατασκευαστικά στοιχεία καί όνομάζονται **κατασκευαστικές μονάδες**.

Τά κατασκευαστικά στοιχεία είναι ήδη γνωστά στους μαθητές τής Γ' Τεχνικού Λυκείου από άλλες παραδόσεις ('Ηλεκτροτεχνία, 'Ηλεκτρονική κλπ.). Έτσι στό μέρος αυτό του βιβλίου θά ασχοληθούμε μόνο με τίς κατασκευαστικές μονάδες τής τηλεφωνίας καί μάλιστα μέ τίς πιό βασικές άπο αύτές.

Η γνώση του προορισμού, τού τρόπου έργασίας καί τών ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τών στοιχείων καί μονάδων είναι άπαραίτητη τόσο γιά τήν κατανόηση τής λειτουργίας όποιαςδήποτε τηλεφωνικής έγκαταστάσεως, δσο καί γιά τή σχεδίαση μιᾶς νέας έγκαταστάσεως.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΡΩΣΤΗΡΕΣ

4.1 Άρχη λειτουργίας καί χρήση.

Ό ρωστήρας (ή ήλεκτρονόμος ή ρελai) είναι ένας μηχανικός διακόπτης, πού λειτουργεί ήλεκτρομαγνητικά. Μέ τή βοήθεια ρεύματος, πού διοχετεύεται στό κύκλωμα ένός πηνίου (κύκλωμα καθοδηγήσεως), άνοιγουν ή κλείνουν έπαφεῖς καί μαζί μ' αύτούς ένα ή περισσότερα ξεχωριστά κυκλώματα (κυκλώματα έργασίας). Τό σχήμα 4.1 δείχνει τήν άρχη λειτουργίας ένός ρωστήρα.

Τό πηνίο 1 μέ πυρήνα από μαλακό σίδηρο, τό ζύγωμα 2 καί δύο όπλισμός 3, έπισης από μαλακό σίδηρο, σχηματίζουν ένα άπλο μαγνητικό κύκλωμα. Μεταξύ πυρήνα καί όπλισμού μεσολαβεῖ στήν κατάσταση ήρεμίας τού ρωστήρα ένα διάκενο 4. Στά έπαφικά πτερύγια 5, κατασκευασμένα από έλασμα έλαστηρίου, μπορούν νά κάμπιπονται, όταν έπιδρούν δυνάμεις σ' αύτά καί νά έπιστρέψουν στήν άρχική τους θέση μετά τήν κατάπαυση τών δυνάμεων, λόγω τής έλαστικότητάς τους.

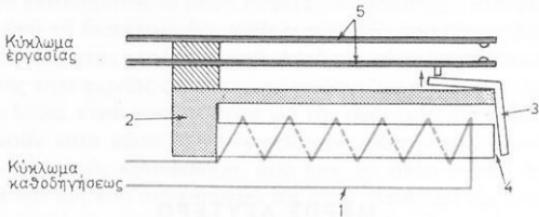

Σχ. 4.1.

'Αρχή λειτουργίας τοῦ ρωστήρα συνεχοῦς ρεύματος.

"Όταν περάσει ρεῦμα μέ κατάλληλη ἔνταση ἀπ' τό πηνίο, δημιουργεῖται ἐπαρκῆς μαγνητική ροή στό κύκλωμα, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔλξει ὁ πυρήνας τὸν ὄπλισμό. Ὁ ὄπλισμός μέ τή μετακίνησή του πιέζει τά πτερύγια, πού ἔρχονται σέ ἐπαφή ἀν εἶναι ἀνοικτά, ἢ ἀπομακρύνονται ἀν εἶναι κλειστά, κλείνοντας ἢ ἀνοίγοντας ἔτοι τά κυκλώματα ἑργασίας. Μετά τή διακοπή τοῦ ρεύματος στό πηνίο, τά πτερύγια ἐπιστρέφουν στή θέση τους καί μέ τήν ἐλατηριακή τους δύναμη ἐπαναφέρουν καί τόν ὄπλισμό στήν κανονική, ἀρχική του θέση.

Μερικές ἀπ' τίς πιό σπουδαίες χρήσεις τοῦ ρωστήρα εἶναι:

α) **Ο ἔλεγχος ισχύος:** Ρεύματα μικρῆς τάσεως ἢ ἔντασεως, δηλαδή μικρῆς ισχύος, στό κύκλωμα καθοδηγήσεως, μποροῦν νά προκαλέσουν τήν κυκλοφορία ρευμάτων μεγάλης ισχύος στό κύκλωμα ἑργασίας ἢ ἀντίστροφα νά τά διακόψουν.

Στήν τηλεγραφία π.χ., ἔνα ἀσθενές ρεῦμα, πού φθάνει ἀπό μεγάλη ἀπόσταση, περνᾶ ἀπό τό κύκλωμα καθοδηγήσεως καί θέτει σέ λειτουργία τό ρωστήρα πού μέ τούς ἐπαφεῖς του κλείνει τοπικά κυκλώματα μέ πολὺ ισχυρότερα ρεύματα.

β) **Η μετατροπή συχνότητας:** Ρεῦμα δρισμένης συχνότητας στό κύκλωμα καθοδηγήσεως μπορεῖ νά προκαλέσει τήν κυκλοφορία ρεύματος ἄλλης συχνότητας στό κύκλωμα ἑργασίας.

γ) **Η μεταβολή τῆς χρονικῆς στιγμῆς κλεισίματος ἢ ἀνοίγματος ἐνός κυκλώματος:** Τό ἀνοιγμα ἢ κλείσιμο τοῦ κυκλώματος ἑργασίας μπορεῖ νά καθυστερήσει μέσα σέ δρισμένα δρια σχετικά μέ τό ἀνοιγμα ἢ κλείσιμο τοῦ κυκλώματος καθοδηγήσεως.


δ) **Η διάκριση τῶν δυναμικῶν:** Τό κύκλωμα καθοδηγήσεως καί τό κύκλωμα ἑργασίας εἶναι χωρισμένα γαλβανικά καί μποροῦν νά ἔχουν διαφορετικό δυναμικό ώς πρός τή γῆ.

4.2 Κατασκευή τοῦ ρωστήρα.

Στή συνέχεια ἔξετάζομε χωριστά τά διάφορα τμήματα ἐνός ρωστήρα ἔχοντας σά βάση τό σχῆμα 4.2α πού δείχνει ἀναλυτικά τά τμήματα αύτά καί τή συναρμολόγησή τους σ' ἔνα πολύ κοινό τύπο ρωστήρα (πλατυσμένος ρωστήρας).

α) Πηνίο.

Τό πηνίο ἀποτελεῖται ἀπό ἔνα ἡ περισσότερα **τυλίγματα**, πού ἔξυπηρετοῦν διαφορετικούς σκοπούς. Διακρίνομε τριῶν τυλίγματα: Μαγνητικά τυλίγματα,

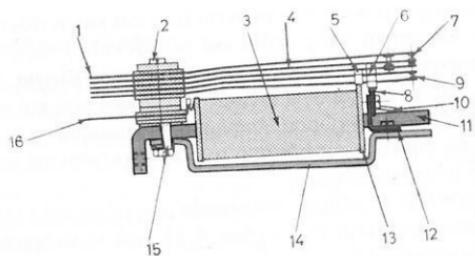


Σχ. 4.2α.

Αυτολική δουμένη πλατυγράμμη ρωστήρα:

Ανατολική ουρή του πλαισίου με: 1) "Ορία συγκολλήσεως πτερυγίων. 2) Βίδα στρέψεως πτερυγίων. 3) Πηνίο. 4) Δεσμίδα έπαφικών πτερυγίων. 5) Έλασμάτιο στριβέως. 6) Έλασμάτιο ώθησεως. 7) "Ανοιγμα έπαφέα. 8) Μονωτική γένιπτερυγίων. 9) Διάκενο μονωτικής γέφυρας. 10) Έλασμάτιο άνασσόσεως. 11) Πυρήνας. 12) Αντικολλητήφυρα. 13) Γείσος πηνίου. 14) Όπλισμός. 15) Βίδα συγκαρπήσεως οπλισμού. 16) "Ορία συγκολλήσεως τυλιγμάτων.


τυλίγματα ἀντιστάσεως καὶ σύνθετα τυλίγματα.

Τό **μαγνητικό τύλιγμα**, πού όνομάζεται έπισσης **ένεργο τύλιγμα**, **τύλιγμα σιεγέρ-σεως** ή **τύλιγμα έργασίας**, δημιουργεῖ μαγνητική ροή πού προκαλεῖ την έλξη στόν οπλισμό, όταν διαρρέεται από ρεύμα. Κατασκευάζεται από χάλκινο σύρμα πάχους 0,05 ώς 1 mm. Τό σύρμα τυλίγεται έπανω σέ μία μονωτική βάση, π.χ. από χαρτόνι, πού έχει ίδια διατομή με τόν πυρήνα, σέ πολλές συνήθως στρώσεις (σχ. 4.2β). Γύρω από κάθε στρώση τοποθετούγαιται γιά μόνωση λεπτά φύλλα βερνικωμένου χαρτιού ή πλαστικού. Τό τύλιγμα έφαρμόζεται κατόπιν στόν πυρήνα. Τά χαρακτηριστικά τής λειτουργίας ένός ρωστήρα έξαρτωνται σημαντικά από τόν **ἀριθμό τῶν στροφῶν** τού μαγνητικού τυλίγματος, γι' αύτό και στήν κατασκευή του δέν έπιτρέπονται αποκλίσεις από τόν θεωρητικά ύπολογισμένο άριθμό. 'Η ώμική άντισταση τού τυλίγματος έπιτρέπεται, άντιθετα, νά αποκλίνει στήν πράξη $\pm 10\%$ απ' τή θεωρητική της τιμή.

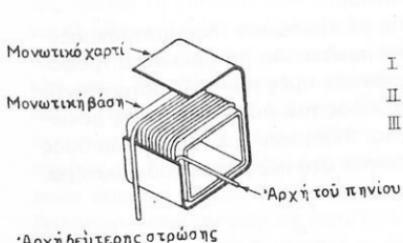

ΣΥ. 4.2β.

Κατασκευή πρύιου μέ πολλές στρώσεις.

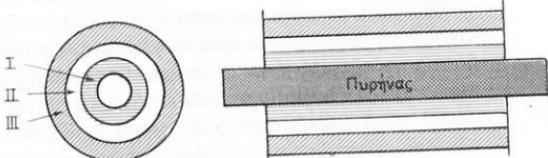

ΣΥ. 4.2γ.


Σλ. 4.24.

“Ενας ρωστήρας μπορεῖ νά έχει περισσότερα τυλίγματα γύρω από τόν πυρήνα του. Στήν περίπτωση αυτή τό ένα τύλιγμα τοποθετεῖται επάνω στό άλλο, όπως δείχνει τό σχήμα 4.2γ για τά τυλίγματα I, II, III. Δύο μαγνητικά τυλίγματα ένός ρωστήρα με ίσο άριθμό στροφών και ίδια ώμηκη διάτοπαση δύνομάζονται συμμετρικά τυ-

λίγματα. Έάν τα τυλίγματα αύτά διαρρέονται από ūσα και άντιθετα ρεύματα, άλλη λοιαναροῦνται τα μαγνητικά τους πεδία και δέν άσκεται ἔλξη στόν όπλισμό.

Τό **τύλιγμα άντιστάσεως**, πού ὄνομάζεται και **ἄεργο τύλιγμα**, δρᾶ ἀποκλειστικά σάν άντιστάτης χωρίς νά δημιουργεῖ δηλαδή μαγνητική ροή και τοποθετεῖται μόνο γιά λόγους ἔσοικονομήσεως χώρου ἐπάνω στόν πυρήνα τοῦ ρωστήρα. Κατασκευαστικά εἶναι μιά **δίμιτη περιέλιξη** από σύρμα άντιστάσεως (κοσταγτάν, νικελίνη κλπ.) μέ διπλή μετάξινη μόνωση.

Σέ μία δίμιτη περιέλιξη τό σύρμα διπλώνεται στή μέση και τυλίγεται ἐπάνω στή μονωτική βάση, ὅπως φαίνεται στό σχῆμα 4.2δ (γιά κυλινδρική βάση). "Ετσι τά ρεύματα σέ δύο γειτονικές στροφές εἶναι ūσα και άντιθετα, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔξουδετερώνονται τά μαγνητικά τους πεδία και νά μή δημιουργεῖται μαγνητική ροή. Τό τύλιγμα άντιστάσεως εἶναι ἀνεξάρτητο από τά μαγνητικά τυλίγματα και καταλαμβάνει τήν ἔξωτερική θέση στή σειρά τῶν τυλιγμάτων (τή θέση III π.χ. στό σχῆμα 4.2γ) γιά νά ἀκτινοβολεῖται ἡ θερμότητα πού παράγεται πρός τά ἔξω και νά μήνυπάρχει κίνδυνος νά καταστραφεῖ ἡ μόνωση τῶν μαγνητικῶν τυλιγμάτων.

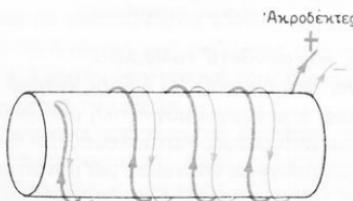

Σχ. 4.2δ.
Δίμιτη περιέλιξη.

Τό **σύνθετο τύλιγμα** χρησιμοποιεῖται, ὅταν τό μαγνητικό τύλιγμα πρέπει νά ἔχει μεγάλη ώμική άντισταση ἀλλά μικρό ἀριθμό στροφῶν. Ἐπειδή τό μῆκος τοῦ μαγνητικοῦ τυλίγματος δέν ἀρκεῖ γιά νά δώσει τήν ἀπαιτούμενη άντισταση, συμπληρώνεται τό τύλιγμα αύτό μέ τύλιγμα άντιστάσεως. Τά δύο τυλίγματα συνδέονται τό ἔνα συνέχεια στό ἄλλο στό ἔσωτερικό τοῦ πηνίου.


Τά δύο ἄκρα κάθε τυλίγματος συγκολλοῦνται σέ ἔξωτερικά ἐλάσματα (άκροδέκτες), πού ὄνομάζονται **ὅρια συγκολλήσεως τοῦ πηνίου**. Ἀπ' τά ὅρια αύτά τροφοδοτοῦνται τά τυλίγματα μέ ρεῦμα. Οι χαρακτηριστικές τιμές τῶν τυλιγμάτων (άντισταση σέ Ω , ἀριθμός στροφῶν, διάμετρος και εἶδος τοῦ σύρματος, εἶδος μονώσεως) και ἡ συγκρότηση τοῦ πηνίου (ἀριθμός και θέση τῶν τυλιγμάτων, ἀριθμός τῶν ὄριων στά ὅποια συγκολλοῦνται), ἀναγράφονται στό περίβλημα τοῦ ρωστήρα.

β) Πυρήνας, ζύγωμα, όπλισμός.


Ο πυρήνας, τό ζύγωμα και ὁ όπλισμός κατασκευάζονται από διάφορα κράματα σιδήρου μέ μεγάλη μαγνητική διαπερατότητα. Τά ύλικά αύτά παρουσιάζουν μικρή άντισταση στή διέλευση τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν και ἐπιτρέπουν τή δημιουργία ισχυρῆς μαγνητικῆς ροῆς. Ταυτόχρονα ἐκλέγονται μαγνητικά ύλικά μέ μικρό παραμένοντα μαγνητισμό, δηλαδή **μαλακά μαγνητικά ύλικά**. Τό εἶδος τοῦ σιδήρου, πού ἔχει χρησιμοποιηθεῖ, σημειώνεται μέ ὄρισμένα σύμβολα ἐπάνω στόν όπλισμό ἥ στό ζύγωμα τοῦ ρωστήρα.

γ) Έπαφικά πτερύγια και έπαφείς.

Τά έπαφικά πτερύγια κατασκευάζονται κατά κανόνα από έλασματα νεάργυρου πάχους 0,3 ώς 0,5 mm και φέρουν στό άκρο τους στερεωμένο ένα ξεχωριστό μεταλλικό έξογκωμα, τόν **έπαφικό θρόμβο**, πού είναι ή θέση στήν όποια ένα πτερύγιο έρχεται σ' έπαφή μέ ένα άλλο πτερύγιο [σχ. 4.2e (α)]. Γιά μεγαλύτερη άσφαλεια στούς περισσότερους ρωστήρες τά πτερύγια χωρίζονται, όπως φαίνεται στό σχήμα 4.2e (β) και έφοδιάζονται μέ διπλούς θρόμβους. "Ετσι μειώνεται ή πιθανότητα νά έμποδιστεί ή διέλευση τοῦ ρεύματος από τεμαχίδια σκόνης ή λόγω διαβρώσεως τοῦ θρόμβου.

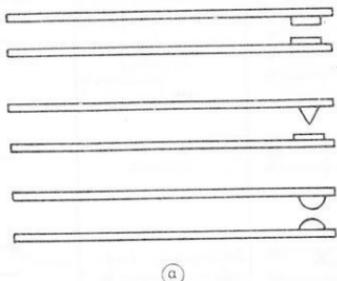

(α)

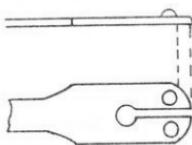

(β)

Σχ. 4.2e.

α) Έπαφικά πτερύγια μέ διάφορους τύπους θρόμβων. β) Έπαφικά πτερύγια μέ διπλούς θρόμβους.

Μεγάλη σημασία στήν καλή λειτουργία τῶν έπαφικῶν θρόμβων ἔχει τό ύλικό, ἀπ' τό όποιο ἔχουν κατασκευαστεῖ. Σχεδόν όλα τά μέταλλα ὅξειδώνονται στόν άτμοσφαιρικό άέρα, μέ άποτέλεσμα νά σχηματίζεται στήν ἐπιφάνειά τους ἔνα στρῶμα από τό ὄξείδιο τοῦ μετάλλου. Ἐπειδή τά ὄξείδια τῶν μετάλλων, ἀντίθετα πρός τά καθαρά μέταλλα, εἶναι συχνά κακοί ἀγωγοί τοῦ ἡλεκτρισμοῦ ή καί μονωτές, πρέπει τό μέταλλο τῶν θρόμβων ή νά μήν ὄξειδώνεται ή τό ὄξείδιό του νά εἶναι ἐξ ἵου καλός ἀγωγός όπως τό μέταλλο. Γιά τό λόγο αὐτό, κατασκευάζονται οἱ έπαφικοί θρόμβοι από εὐγενή μέταλλα, όπως πλατίνη, παλλάδιο, ιρίδιο, χρυσό, κλπ., πού δέν ὄξειδώνονται. Ἐπίσης χρησιμοποιεῖται λόγω τοῦ χαμηλότερου κόστους του εύρυτατα ὁ ἄργυρος, πού, όπως εἶναι γνωστό, ὄξειδώνεται (τά ἄργυρά ἀντικείμενα πρέπει νά γυαλίζονται κατά διαστήματα), τό ὄξείδιό του ὅμως εἶναι σχεδόν τό ἴδιο καλός ἀγωγός όπως καί ὁ καθαρός ἄργυρος. Γιά θρόμβους, από τούς όποιους διέρχονται ρεύματα σχετικά μεγάλης ἐντάσεως, χρησιμοποιεῖται βιολφράμιο πού ἀντέχει σέ υψηλές θερμοκρασίες. Στούς έπαφικούς θρόμβους δίνεται σήμερα μορφή ήμισφαιρίων, ώστε νά ἔξασφαλίζεται καλή έπαφοδότηση καί στήν περίπτωση πού μετακινούνται κάπως τά πτερύγια από τήν κανονική τους θέση.

Τά έπαφικά πτερύγια συναρμολογούνται σέ δεσμίδες πού τοποθετοῦνται στό ρωστήρα ή μιά δίπλα στήν άλλη. Οι συνηθισμένοι π.χ. τύποι ρωστήρων **πλατυσμένοις** καί **κυλινδρικός**, κατασκευάζονται μέ τρεῖς κατά μέγιστο δεσμίδες πτερυγίων. Μιά δεσμίδα περιλαμβάνει δύο η περισσότερα πτερύγια (μέχρι ἔξι στούς τύπους πού ἀναφέραμε), τοποθετημένα τό ἔνα πτερύγιο στό άλλο, ώστε οἱ έπαφικοί τους



Θρόμβοι νά βρίσκονται άκριβως άπέναντι.

Δύο τουλάχιστον άπέναντι πτερύγια μέτο τούς έπαφικούς τους θρόμβους, συνήθως όμως τρία καί περισσότερα πτερύγια, τοποθετημένα σέ δεσμίδα, σχηματίζουν έναν **έπαφέα**.

Διακρίνομε τούς έξης τρεις βασικούς τύπους έπαφέων [σχ. 4.2στ (α)]:

α) Ο **έπαφέας έργασίας** είναι άνοικτός στήν κατάσταση ήρεμίας καί κλείνει, όταν ο πυρήνας έλξει τόν όπλισμό.

β) Ο **έπαφέας ήρεμίας** είναι κλειστός στήν κατάσταση ήρεμίας καί άνοιγει, όταν ο πυρήνας έλξει τόν όπλισμό.

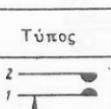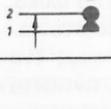Τύπος	Όνομασία	Σύμβολο
	Έπαφέας έργασίας	
	Έπαφέας ήρεμίας	
	Έπαφέας μεταγωγής	
	Διέδυμος έπαφέας έργασίας	
	Διέδυμος έπαφέας ήρεμίας	
	Διαδοχικός έπαφέας μεταγωγής	
	Έπαφέας ήρεμίας-διέδυμος έργασίας	

(α)

(β)

Σχ. 4.2στ.


α) Βασικοί τύποι έπαφέων. β) Έπαφεῖς πού προέρχονται από συνδυασμούς τῶν βασικῶν τύπων.

γ) Ο **έπαφέας μεταγωγής** άποτελείται από τρία πτερύγια, πού σχηματίζουν ένα έπαφέα ήρεμίας καί ένα έργασίας. Μέ τήν έλξη τοῦ όπλισμοῦ ώθεῖται τό μεσαῖο πτερύγιο, άνοιγει τόν έπαφέα ήρεμίας καί κλείνει τόν έπαφέα έργασίας.

Μέ συνδυασμό τῶν τριῶν αὐτῶν βασικῶν τύπων προκύπτει μία σειρά ἄλλων έπαφέων, ὅπως π.χ. οι **διέδυμοι έπαφεῖς**, στούς όποιους τό κινούμενο πτερύγιο θέτει σέ λειτουργία ταυτόχρονα δύο έπαφεῖς τοῦ ίδιου τύπου, οι **διαδοχικοί έπαφεῖς**, πού λειτουργοῦν διαδοχικά κ.ο.κ. [σχ. 4.2στ (β)].

Η ώθηση τοῦ όπλισμοῦ μεταβιβάζεται στά κινούμενα πτερύγια μέ διάφορους τρόπους. Τό σχῆμα 4.2ζ (α) δείχνει ένα συνηθισμένο τρόπο ζεύξεως όπλισμοῦ πτερυγίων μέ τή βοήθεια μιᾶς μπρούντζινης **άκιδας**. Ή άκιδα είναι στερεωμένη στό κάτω κινούμενο πτερύγιο καί άκουμπα μέ μονωτικά πλακίδια στό ἄνω κινούμενο πτερύγιο καί στόν όπλισμό. Μέ τά μεσαῖα σταθερά πτερύγια δέν ἔρχεται σέ έπαφή, περνώντας μέσα από τρύπες, πού έχουν άνοιχτει σ' αύτά.

"Ένας ἄλλος τρόπος μεταδόσεως τῆς κινήσεως, πού χρησιμοποιεῖται στόν πλα-

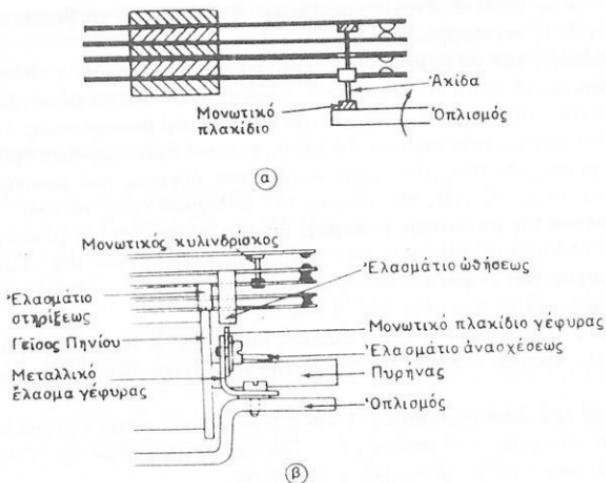

Σχ. 4.2z.

Μετάδοση τής κινήσεως στά πτερύγια:

α) Μέ τή βοήθεια άκιδας. β) Μέ τή βοήθεια μονωτικής γέφυρας.

τυσμένο ρωστήρα, είναι μέ τή βοήθεια **μονωτικής γέφυρας** [σχ. 4.2ζ (β)]. Η γέφυρα σχηματίζεται από ένα όρθογώνιο μονωτικό πλακίδιο, στερεωμένο έπάνω σ' ένα μακρόστενο έλασμα, πού βιδώνεται στόν οπλισμό δεξιά καί άριστερά απ' τόν πυρήνα. Έτσι, τό ακρο τοῦ πυρήνα είναι έγκλωβισμένο άναμεσα στή γέφυρα καί στό μέρος τοῦ οπλισμού. Απέναντι στή γέφυρα βρίσκονται τά κινούμενα πτερύγια μέ τά **έλασμάτια ώθήσεώς** τους. Τό έλασμάτιο ώθήσεως άποτελεῖ μέρος τοῦ πτερύγιου καί δέχεται τήν ώθηση τής γέφυρας όταν έλκεται ο όπλισμός.

Τά σταθερά μή κινούμενα πτερύγια είναι άπαραίτητο νά παραμένουν στή θέση τους, όταν πιέζονται στήν κατάσταση ήρεμίας ή λειτουργίας απ' τά κινούμενα πτερύγια, ώστε νά έξασφαλίζεται καλή έπαφή. Τούτο έπιτυγχάνεται μέ διάφορους τρόπους, π.χ. κατασκευάζοντας τά σταθερά πτερύγια μέ μεγαλύτερο πάχος από τά κινούμενα γιά νά είναι λιγότερο εύλυγιστα. Στόν πλατυσμένο ρωστήρα τοῦ σχήματος 4.2α δίνεται στά σταθερά πτερύγια μιά τάση έλατηρίου σέ κατεύθυνση αντίθετη απ' αύτή πού πιέζονται απ' τά κινούμενα πτερύγια. Έτσι τά σταθερά πτερύγια άκουμπον μέ τά **έλασμάτια στηρίξεώς** τους (άντιστοιχα στά έλασμάτια λειτουργίας τών κινούμενων πτερυγίων) μέ πίεση έπάνω στό γείσο τοῦ πηνίου, πού είναι ένα όρθογώνιο πλακίδιο από μονωτικό ύλικο. Σέ δρισμένα πτερύγια είναι τοποθετημένος ένας **μονωτικός κυλινδρίσκος** πού άκουμπα, στήν κατάσταση ήρεμίας τοῦ ρωστήρα, στό πτερύγιο πού βρίσκεται άκριβως από κάτω ή σ' ένα άλλο σταθερό πτερύγιο καί έμποδίζει έτσι τά δύο πτερύγια νά έλθουν σέ έπαφή [σχ. 4.2ζ (β)].

Γιά νά έξασφαλιστεῖ ή κανονική λειτουργία τοῦ ρωστήρα πραγματοποιούνται μετά τή συναρμολόγησή του ρυθμίσεις σύμφωνα μέ δρισμένες προδιαγραφές. Συγκεκριμένα ρυθμίζονται άποστάσεις μεταξύ έπαφικών θρόμβων κλπ. μέ τή βοή-

θεια συρματίνων διακενομέτρων και πιέσεις θρόμβων μέ τή βοήθεια ζυγοῦ.

Στίς ρυθμίσεις περιλαμβάνονται:

α) **Η διαδρομή τοῦ όπλισμοῦ:** Είναι ή άπόσταση πού διανύει ο όπλισμός απ' τή θέση ήρεμίας ώς τή θέση έπαφής μέ τόν πυρήνα. Στόν πλατυσμένο ρωστήρα (σχ. 4.2a) μετριέται μεταξύ τοῦ πυρήνα και τοῦ **έλασμάτου άνασχέσεως**, όταν ο όπλισμός πιέζεται επάνω στόν πυρήνα. Τό έλασμάτιο άνασχέσεως είναι τμῆμα τῆς μονωτικής γέφυρας καιί άκουμπά, στήν κατάσταση ήρεμίας τοῦ ρωστήρα, έπάνω στόν πυρήνα, περιορίζοντας τήν κίνηση τοῦ όπλισμοῦ πρός τά ξεν.

β) **Τό διάκενο τής μονωτικής γέφυρας:** Είναι ή άπόσταση τής μονωτικής γέφυρας από τά έλασμάτια ώθήσεως τῶν κινουμένων πτερυγίων (σχ. 4.2a).


γ) **Τό άνοιγμα τοῦ έπαφέα:** Είναι ή άπόσταση μεταξύ τῶν έπαφικών θρόμβων, όταν ο έπαφέας είναι άνοικτός (σχ. 4.2a).

δ) **Τό πίεση τοῦ έπαφέα:** Είναι ή δύναμη πού άσκει ο έπαφικός θρόμβος ένός πτερυγίου στό θρόμβο άλλου πτερυγίου στήν κατάσταση ήρεμίας η έργασίας τοῦ ρωστήρα.

ε) **Τό πίεση τοῦ ύποστηρίγματος:** Είναι ή δύναμη πού άσκει ένα πτερύγιο, όταν άκουμπά είτε στό γείσο τοῦ πηνίου μέ τό έλασμάτιο στηρίξεώς του, είτε στό άποκάτω του πτερύγιο μέ τό μονωτικό κυλινδρίσκο.

4.3 Συμβολισμός τοῦ ρωστήρα.

Στά κυκλωματικά σχέδια ο ρωστήρας καιί οι έπαφεῖς του παριστάνονται μέ ορισμένα σύμβολα. Τά σύμβολα αύτά διαφέρουν μεταξύ τους στά διάφορα κράτη άκολουθώντας τίς τυποποιήσεις στό σχεδιασμό κυκλωμάτων πού έχουν καθιερωθεῖ σέ κάθε κράτος. Στή Δ. Γερμανία π.χ., ο ρωστήρας παριστάνεται μέ τό σύμβολο τοῦ σχήματος 4.3 (a). Μέσα στό πλαίσιο σημειώνεται ή άντίσταση τοῦ μαγνητικοῦ τυλίγματος σέ Ω, ένω έχω απ' αύτό σημειώνονται τά ορια, στά όποια είναι συνδεμένα τά άκρα τοῦ τυλίγματος καιί η όνομασία τοῦ ρωστήρα μέ κεφαλαίο γράμμα τοῦ λατινικοῦ άλφαβήτου η μέ λατινικό άριθμό.

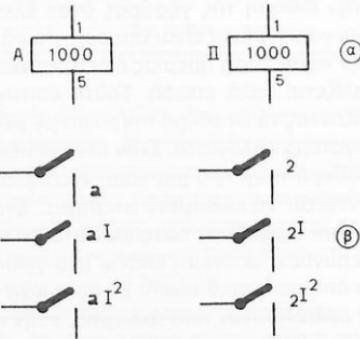

Σχ. 4.3.

Σύμβολα ρωστήρων καιί έπαφέων κατά τά γερμανικά πρότυπα DIN.

Οι έπαφεῖς, πού άνήκουν στόν ίδιο ρωστήρα, συμβολίζονται μέ τό ίδιο γράμμα τοῦ άλφαβήτου πού χαρακτηρίζει τό ρωστήρα άλλα μικρό, η μέ τόν άντίστοιχο στό λατινικό άραβικό άριθμό [σχ. 4.3 (β)]. Ός έκθέτης στό γράμμα η τόν άριθμό τοῦ έ-

παφέα σημειώνεται λατινικός άριθμός, πού προσδιορίζει τή σειρά των πτερυγίων στήν όποια άνήκει ὁ ἑπαφέας. "Αν ἡ σειρά ἔχει δύο ἑπαφές, σημειώνεται ἡ θέση τοῦ ἑπαφέα στή σειρά μέ τόν ἀριθμό 1 ἢ 2 πού τοποθετεῖται σάν ἐκθέτης στό λατινικό ἀριθμό τῆς σειρᾶς.

4.4 Λειτουργία του ρωστήρα.

Αφοῦ περιγράψαμε τά διάφορα τμήματα και τίς ρυθμίσεις ένός ρωστήρα, έρχομαστε τώρα στήν έξεταση τής λειτουργίας του.

Ἡ κατάσταση ἐνός ρωστήρα σέ δρισμένη χρονική στιγμή προσδιορίζεται από τη σχέση πού ύπάρχει τή στιγμή αὐτή μεταξύ τῆς δυνάμεως P , πού άσκεται στόν οπλισμό ἀπό τό μαγνητικό πεδίο, καὶ τῶν δυνάμεων πού δροῦν ἀντίθετα σ' αὐτή τή δύναμη, δηλαδὴ τῆς ἑλατηριακῆς δυνάμεως τῶν πτερυγίων, τῆς ἀδράνειας τοῦ οπλισμοῦ καὶ διαφέρων τριβῶν.

‘Η δύναμη ἔλεως Ρ είναι ἀνάλογη τοῦ τετραγώνου τῆς μαγνητικῆς ροής φ. Η ροή φ δημιουργεῖται ἀπ’ τό ρεῦμα Ι πού διαφέρει τό μαγνητικό τύλιγμα (ρεῦμα διέγρεσως), καὶ τό μέγεθός της ἔχαρταται, ἐκτός ἀπ’ τό ρεῦμα αὐτό, ἀπ’ τόν ἀριθμό στροφῶν ω τοῦ μαγνητικοῦ τυλίγματος καὶ ἀπ’ τήν ολική μαγνητική ἀντίσταση R_m τοῦ κυκλώματος.

Συγκεκριμένα ισχύει ή σχέση:

$$\Phi = \frac{I \cdot w}{R_m}$$

πού είναι άναλογη μέ τη σχέση $I = U/R$ σ' ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.

Τό γινόμενο I. w ὄνομάζεται **ἀμπεροστροφες** καὶ είναι τὸ πο ράσικο μεταβολή στὸν ύπολογισμὸν τῶν ρωστήρων.

Ἡ ἀντίσταση R_m προκύπτει ἀπ' τὴν ἄθροιστη τῶν μαγνητικῶν αντοιχεῶν που ἔχουν τὰ διάφορα τμῆματα τοῦ μαγνητικοῦ κυκλώματος, δηλαδὴ ὁ πυρήνας, τὸ ζύγιον παραπομπῆς, τὸ διάκενο ἀέρα καὶ ὁ ὀπλισμός.

· Η ἀντίσταση R_m ἐνός τμήματος δίνεται ἀπ' τῇ σχέση:

$$R_m = \frac{l}{q \cdot \mu}$$

όπου: *I* είναι τό μηκος του μαγνητικού τμήματος, *q* ή διατομή του και *μ* ο συντελεστής μαγνητικής διαπερατότητας του ύλικου από τό όποιο είναι κατασκευασμένο τό τμήμα.


‘Η συέστη πιùτή εἶναι ἀνάλογη τῆς σχέσεως:

$$R = \frac{l}{d + k}$$

πού δίνει τήν ήλεκτρική άντισταση μιᾶς ράβδου μέ μῆκος l , διατομή q καὶ εἰδική ἀγωγούστρα ὑλικοῦ K .

· Η αντίσταση R_m δέν είναι σταθερή, γιατί ό συντελεστής μ τών σιδηρομαγνητικών ύλικών, άπ' τά όποια είναι κατασκευασμένα τά διάφορα τμήματα του ρωπόν, δέν είναι σταθερός άλλα έξαρταται άπ' τόν άριθμό τών άμπεροστροφών.

Iw. Το σχήμα 4.4α (α) δίνει ποιοτικά τήν έξαρτηση αύτής. Ξεκινώντας από μιά άρχική τιμή μ_0 αύξανει ό με αύξανόμενο άριθμό άμπεροστροφῶν μέχρι μιά όρισμένη τιμή Iw' . Στήν τιμή αύτή παρουσιάζει τό ύλικό τη μικρότερη μαγνητική του άντισταση. Σε μεγαλύτερους άριθμούς άμπεροστροφῶν μειώνεται άποτομά ό μ γιά νά φθάσει σύντομα σέ πολύ χαμηλές τιμές.

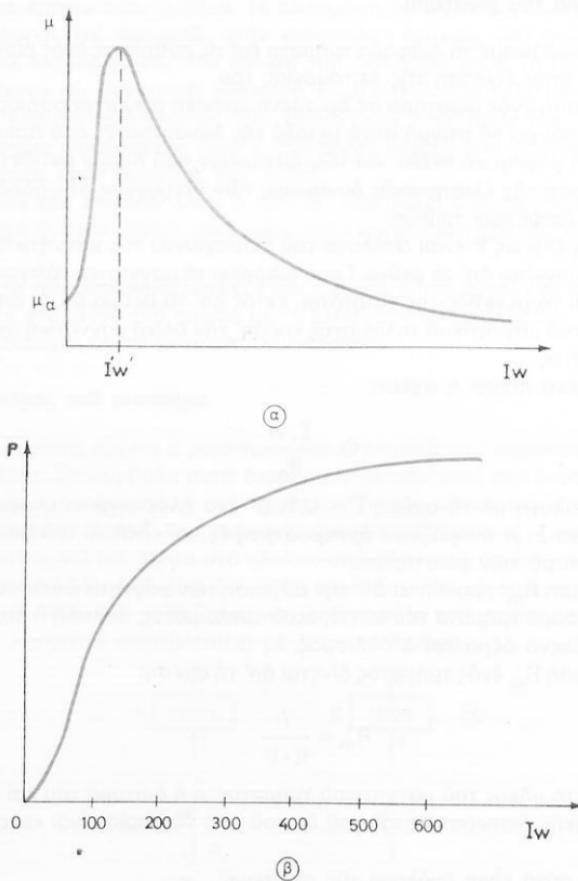

Σχ. 4.4α.

- α) Μεταβολή τοῦ συντελεστῆ μαγνητικῆς διαπερατότητας μ μέ τόν άριθμό άμπεροστροφῶν Iw.
β) Μεταβολή τῆς έλκτικῆς δυνάμεως P μέ τόν άριθμό άμπεροστροφῶν Iw.


Η δύναμη έλξεως P, πού είναι άνάλογη τοῦ τετραγώνου τῆς Φ , προκύπτει από τήν πρώτη σχέση πού δώσαμε, ότι είναι άνάλογη τοῦ τετραγώνου τῶν άμπεροστροφῶν καὶ ἀντιστρόφως άνάλογη τοῦ τετραγώνου τῆς θλικῆς μαγνητικῆς άντιστάσεως R_m . Λόγω τῆς μεταβολῆς τοῦ μ καὶ τῆς R_m μέ τόν άριθμό άμπεροστροφῶν μεταβάλλεται ή P σύμφωνα μέ τήν καμπύλη τοῦ σχήματος 4.4α (β). 'Απ'

τήν καμπύλη αύτή γίνεται άντιληπτό, ότι πάνω άπο την ίδιαν διέγερση στροφών (500 περίου) έλαχιστα αύξανει ή έλκτική δύναμη. Για τό λόγο αυτό ή διέγερση στούς ρωστήρες δέν ξεπερνά τις 500 άμπεροστροφές.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή δύναμη P , πού άσκεται στόν οπλισμό, όταν τό ρεύμα διεγέρσεως I είναι σταθερό, έξαρταται απ' τή θέση τοῦ οπλισμοῦ, γιατί άναλογα μ' αύτή μεταβάλλεται τό διάκενο άέρα και ή μαγνητική άντισταση τοῦ κυκλώματος. "Ετοι ή P έχει τή μικρότερή της τιμή όταν ο οπλισμός είναι στή θέση ήρεμίας και τή μεγαλύτερη όταν ο οπλισμός έλθει σέ έπαφή μέ τόν πυρήνα.

Η μέγιστη ένταση τοῦ ρεύματος διεγέρσεως, πού μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ στό ρωστήρα, έξαρταται απ' τήν έπιτρεπόμενη ύπερθέρμανση τοῦ τυλίγματος σέ συνάρτηση μέ τή θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος, ώστε νά μήν καταστραφεῖ ή μόνωσή του. (Στόν πλατυσμένο π.χ. ρωστήρα ή έπιτρεπόμενη θριακή συνεχής φόρτιση άνερχεται σέ 5 W). Ο μέγιστος άριθμός στροφών περιορίζεται απ' τό χώρο πού διαθέτεται γιά τό τύλιγμα τοῦ πηνίου (π.χ. $16,5 \text{ cm}^3$ περίπο στόν πλατυσμένο ρωστήρα). Μέ δεδομένα τούς περιορισμούς αύτούς έκλεγεται κατάλληλα τό σύρμα τοῦ τυλίγματος (πάχος, άντισταση) και ο άριθμός στροφών και ο πολογίζονται στή συνέχεια οι διεγέρσεις σέ άμπεροστροφές και τά ρεύματα πού άπαιτούνται στήσ διάφορες φάσεις τής λειτουργίας τοῦ ρωστήρα γιά άριθμό πτερυγίων. Τά πτερύγια προσδιορίζουν τή δύναμη πού πρέπει νά ύπερνικήσει ο οπλισμός. Οι διεγέρσεις, πού ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν τό ρωστήρα και τή λειτουργία του, άριζονται ως έχης (σχ. 4.4β):

a) **Διέγερση μή έλξεως:** Είναι η μέγιστη τιμή άμπεροστροφών, στήν όποια παραμένει ο ρωστήρας μέ βεβαιότητα άκομα στήν κατάσταση ήρεμίας.

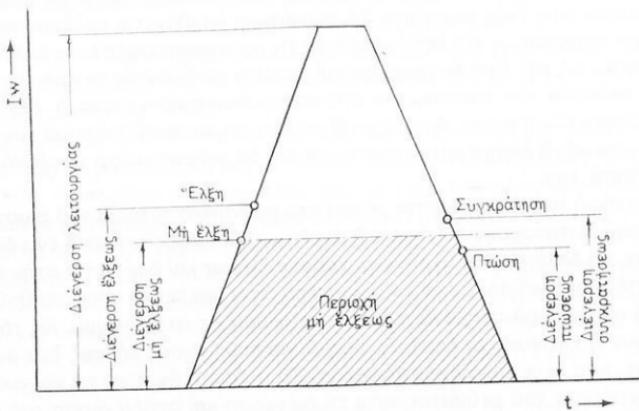

Σχ. 4.4β.
Διεγέρσεις ένός ρωστήρα.

b) **Διέγερση έλξεως:** Είναι η έλαχιστη τιμή άμπεροστροφών, στήν όποια ο ρωστήρας έλκει τόν οπλισμό του.

c) **Διέγερση συγκρατήσεως:** Είναι η έλαχιστη τιμή άμπεροστροφών, στήν όποια

ό ρωστήρας παραμένει άκομα μέ βεβαιότητα στήν κατάσταση έργασίας. Ή διέγερση συγκρατήσεως είναι μικρότερη από τή διέγερση έλξεως, γιατί, όταν ο ρωστήρας είναι στήν κατάσταση ήρεμίας, πρέπει νά ύπερνικηθεί και ή άντισταση τού διάκενου άέρα μεταξύ τού πυρήνα και τού όπλισμού γιά νά τραβηγχτεί ο όπλισμός. "Οταν ο όπλισμός κολλήσει στόν πυρήνα, τό διάκενο γίνεται έλαχιστο (δέν μηδενίζεται γιά λόγους πού θά γνωρίσομε πιό κάτω), κ' άρκει μιά μικρότερη διέγερση γιά τή συγκράτησή του στή θέση αύτη.


δ) Διέγερση πτώσεως: Είναι ή μέγιστη τιμή άμπεροστροφῶν, στήν όποια ο ρωστήρας έπιστρέφει απ' τήν κατάσταση έργασίας στήν κατάσταση ήρεμίας.

ε) Διέγερση λειτουργίας: Γιά νά ξέασφαλιστεί μιά άπολυτα κανονική λειτουργία τού ρωστήρα, έκλεγεται, άναλογα μέ τή συχνότητα άνοιγματος - κλεισίματος τών έπαφών και τή διάρκεια παραμονής τους στήν κατάσταση έργασίας, διέγερση έλξεως δηλαδίσια ως πενταπλάσια απ' τήν έλαχιστη άπαιτούμενη τιμή, πού όνομάζεται διέγερση λειτουργίας.

Οι διεγέρσεις έλξεως και πτώσεως προσδιορίζονται πειραματικά διεγέροντας και αποδιεγέροντας τό ρωστήρα μέ μεταβαλλόμενο ρεύμα. Μέ βάση τίς διεγέρσεις αύτές έκλεγονται οι διεγέρσεις μή έλξεως και συγκρατήσεως, ώστε νά υπάρχει άσφαλεια στή λειτουργία. Π χ. έκλεγεται ή διέγερση μή έλξεως ίση πρός 80% τῆς διεγέρσεως έλξεως και ή διέγερση συγκρατήσεως ίση πρός 120% τῆς διεγέρσεως πτώσεως.

'Από τίς διεγέρσεις σέ άμπεροστροφές και τόν άριθμο στροφῶν τού μαγνητικού τυλίγματος ύπολογίζονται τά άντιστοιχα **ρεύματα διεγέρσεως** τού ρωστήρα, δηλαδή οι έντασεις τών ρευμάτων μή έλξεως, συγκρατήσεως, πτώσεως και λειτουργίας. Στό διάγραμμα τού σχήματος 4.4β είναι σημειωμένες οι διαδοχικές φάσεις τῆς λειτουργίας ένός ρωστήρα. Τό διάγραμμα λαμβάνεται αυξάνοντας σταθερά τό ρεύμα διεγέρσεως και κατά συνέπεια τίς άμπεροστροφές ένός ρωστήρα απ' τήν τιμή μηδέν ως τήν τιμή λειτουργίας και κατόπιν μειώνοντάς το πάλι ως τήν τιμή μηδέν. Τά ρεύματα πού άνιστοιχούν στή γραμμοσκιασμένη περιοχή, δέν είναι σέ θέση νά έλξουν τόν πυρήνα. Αυτό έχει ιδιάτερη σημασία σέ διάφορα κυκλώματα, στά όποια μπορεῖ νά διαρρέεται ο ρωστήρας απ' τά ρεύματα αύτά χωρίς νά άλλάζει τήν κατάστασή του.

'Απ' τή στιγμή πού διοχετεύεται ρεύμα στό μαγνητικό τύλιγμα τού ρωστήρα ως τή στιγμή πού λειτουργούν (κλείνουν ή άνοιγουν) οι έπαφεις, περνᾶ ένα διάστημα 8 ως 20 ms. Τό διάστημα αύτό λέγεται **χρόνος έλξεως** και όφειλεται στήν αύτεπαγμή και στή μηχανική άδρανεια τού ρωστήρα, πού πρέπει νά ύπερνικηθούν. 'Επίσης, απ' τή στιγμή πρύ σταματᾶ η διέλευση ρεύματος στό τύλιγμα, ως τή στιγμή πού άνοιγουν η κλείνουν οι έπαφεις, περνᾶ γιά τούς ίδιους λόγους ένα διάστημα 5 ως 15 ms, πού λέγεται **χρόνος πτώσεως**. Τό σχήμα 4.4γ δίνει τή χρονική μεταβολή τῆς έντασεως τού ρεύματος κατά τή διέγερση και αποδιεγέρση τού ρωστήρα. 'Η καμπύλη 1 άντιστοιχεί στήν περίπτωση διεγέρσεως, πού ο όπλισμός κινεῖται έλευθερα απ' τήν κατάσταση ήρεμίας στήν κατάσταση έργασίας. 'Η μείωση τῆς έντασεως τού ρεύματος στό τμῆμα β μετά απ' τήν άρχικη αύξηση στό συμπίπτει χρονικά μέ τήν έλξη τού όπλισμού και τή διαδοχική μείωση τού διάκενου άέρα. 'Η μείωση αύτή έχει σάν άποτέλεσμα τή μεταβολή (αύξηση) τῆς μαγνητικῆς ροῆς και τή δημιουργία έπαγωγικού ρεύματος άντιθετο στό ρεύμα διεγέρσεως. 'Έτσι προκαλείται ή έλαττωση τῆς έντασεως. Μετά τήν έλξη τού όπλισμού συνεχίζεται ή αύξηση τού ρεύματος στό τμῆμα γ μέχρι τήν κανονική του τιμή. 'Η καμπύλη 2 δίνει τή

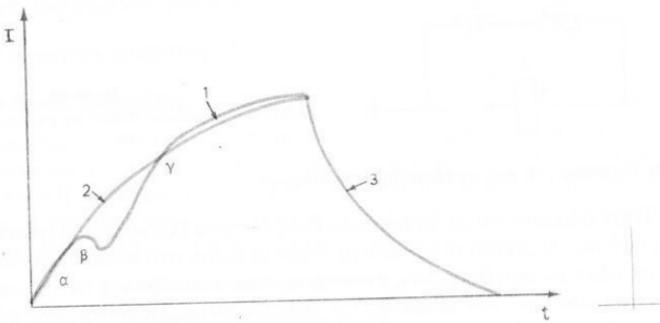

Σχ. 4.4γ.


Μεταβολή της έντασεως του ρεύματος με τό χρόνο κατά τη διέγερση και άποδιέγερση του ρωστήρα.

μεταβολή του ρεύματος, όταν ο όπλισμός πιέζεται έξ αρχής έπάνω στόν πυρήνα, ένω ή καμπύλη 3 τη μεταβολή, όταν διακοπεῖ τό κύκλωμα διεγέρσεως.

Οι κανονικοί χρόνοι λειτουργίας ένός ρωστήρα μποροῦν νά μεταβληθοῦν, δηλαδή νά αυξηθοῦν ή νά έλαττωθοῦν, μέ διάφορα μέσα **μηχανικά** και κυρίως **ήλεκτρικά**. "Ετσι παίρνομε ρωστήρες μέ έπιβραδυμένη έλξη ή πτώση και άναλογα ρωστήρες μέ έπιταχυμένη έλξη ή πτώση. Π.χ. ένας τρόπος γιά νά αυξηθεῖ ο χρόνος πτώσεως μέ **μηχανικά μέσα** είναι νά μειωθεῖ τό πάχος του **άντικολλητικού έλάσματος**. Τό έλασμα αύτό, κατασκευασμένο άπό μή μαγνητικό ύλικο πάχους 0.1 ώς 0.5 mm, τοποθετεῖται στήν έπιφάνεια του όπλισμού πού έρχεται σέ έπαφή μέ τόν πυρήνα και έξασφαλίζει ένα έλαχιστο διάκενο άέρα μεταξύ τους, όταν ο όπλισμός είναι τραβηγμένος (σχ. 4.2α).

"Η χρησιμότητα του άντικολλητικού έλασματος είναι ή έξης: Μετά τή διακοπή του ρεύματος διεγέρσεως, τό μαγνητικό κύκλωμα του ρωστήρα δέν άπομαγνητίζεται έντελως, όπως είναι γνωστό, άλλα διατηρεῖ μά δρισμένη μαγνητική ροή, τόν **παραμένοντα μαγνητισμό**. Η ροή αύτή είναι άρκετά ισχυρή, ώστε νά συγκρατήσει τόν όπλισμό στή θέση έργασίας, ή νά τόν άναγκάσει νά έπιστρέψει μέ μεγάλη καθυστέρηση στή θέση ήρεμίας. Μέ τό διάκενο του άντικολλητικού έλασματος αυξάνεται ή άντισταση του μαγνητικού κυκλώματος, μειώνεται ή παραμένουσα μαγνητική ροή και άποφεύγεται ή άνεπιθύμητη έπιδρασή της στόν όπλισμό του κανονική ροή και άποφεύγεται ή άνεπιθύμητη έπιδρασή της στόν όπλισμό του κανονικού ρωστήρα. Άντιθετα, στούς βραδύπτωτους ρωστήρες ή μείωση του διακένου έχει ώς συνέπεια τήν αυξηση τού παραμένοντα μαγνητισμού και τού χρόνου πού άπαιτείται μέχρι νά έλαττωθεῖ ο μαγνητισμός αύτός ώς τήν τιμή πτώσεως του ρωστήρα.

"Ένας τρόπος γιά νά αυξηθεῖ ο χρόνος πτώσεως μέ **ήλεκτρικά μέσα** είναι νά συνδεθεῖ ένας πυκνωτής παράλληλα στό ρωστήρα (σχ. 4.4δ). Ο πυκνωτής φορτίζεται κατά τή διέγερση του ρωστήρα, ένω έκφορτίζεται κατά τήν άποδιέγερση του στό μαγνητικό τύλιγμα ένισχυόντας τό έλαπτούμενο μαγνητικό πεδίο. "Ετσι έπιβραδύνεται ή πτώση του ρωστήρα. Μέ τό μεταβλητό άντιστάτη R ρυθμίζεται μέ άκριβεια ή χρόνος πτώσεως, πού μπορεῖ νά φθάσει μέχρι 1 min.

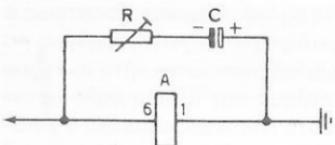


Σχ. 4.45.
Αύξηση τοῦ χρόνου πτώσεως μέ παράλληλο πυκνωτή.

4.5 Δημιουργία καί κατάπνιξη σπινθήρων.

Όταν διακόπτεται μέ τή βοήθεια ένός έπαφέα ἔνα κύκλωμα ήλεκτρικοῦ ρεύματος πού περιλαμβάνει αύτεπαγγή, δημιουργεῖται στό σημεῖο τῆς διακοπῆς, δηλαδή μεταξύ τῶν δύο θρόμβων, **σπινθήρας**, πού συνεχίζει γιά λίγο τή ροή τοῦ ρεύματος στό κύκλωμα καί ἔξαφανίζεται ἀμέσως μετά. Τό φαινόμενο αὐτό ὄφειλεται στήν τάση τοῦ διακοπόμενου κυκλώματος νά διατηρήσει σταθερή τή ροή τοῦ ρεύματος. Παρουσιάζεται δηλαδή ἔνα εἶδος «**ήλεκτρικῆς ἀδράνειας**» ἀνάλογης μέ τήν ἀδράνειαν ἐνός μηχανικοῦ συστήματος, πού ἐπιδιώκει νά διατηρήσει τήν ταχύτητά του, ὅταν αὐτή μεταβάλλεται.

Κατά τό κλείσιμο ἐνός έπαφέα δημιουργεῖται ἐπίσης σπινθήρας, ἀλλά πολύ μικρῆς διάρκειας. Ό σπινθήρας αύτός ὄφειλεται σέ κραδασμούς τῶν ἐπαφικῶν πτερυγίων, πού δημιουργοῦν στιγμιαῖς διακοπές τοῦ κυκλώματος μέχρι νά ἀποκατασταθεῖ ἐντελῶς ἡ ἐπαφή.

Οι σπινθῆρες ἔχουν σά συνέπεια τή βαθμιαία καταστροφή τῶν ἐπαφικῶν θρόμβων, εἶναι ἐπικίνδυνοι γιά τίς μονώσεις τοῦ κυκλώματος καί δημιουργοῦν παράσιτα στίς ραδιοφωνικές λήψεις. Ή καταστροφή τῶν θρόμβων προέρχεται ἀπό μεταφορά ύλικού τοῦ θρόμβου ἀπό τήν ἄνοδο πρός τήν κάθοδο ἥ καί ἀντίστροφα, πού τό μέγεθός της ἔξαρτᾶται ἀπό τή διάρκεια τοῦ σπινθήρα καί τήν ἔνταση τοῦ ρεύματος. Στό θρόμβο πού χάνει ύλικό δημιουργεῖται ἔνα κοίλωμα, ἐνώ στό θρόμβο πού ἐπικαθίζει ύλικό, δημιουργεῖται ἔνα μυτερό ἔξόγκωμα. Ένα μέρος τοῦ ύλικοῦ ἔξαερώνεται ἐπίσης κατά τή μεταφορά. Ό κίνδυνος γιά τίς μονώσεις δημιουργεῖται ἀπό τήν ύψηλές τάσεις (μέχρι 2000 V), πού ἐμφανίζονται στά ἄκρα τῶν θρόμβων.

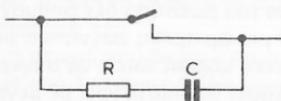

Σχ. 4.5.
Διάταξη καταπνίξεως σπινθήρα.

Μέ ειδικές διατάξεις εἶναι δυνατό νά ἀποφύγομε τή δημιουργία σπινθήρων. Στό κύκλωμα π.χ. τοῦ σχήματος 4.5 ὁ πυκνωτής C μέ τόν ἀντιστάτη R σέ σειρά εἶναι βραχικυκλωμένος, ὅταν ὁ ἐπαφέας εἶναι κλειστός. Όταν ἀνοίξει ὁ ἐπαφέας, ἐφαρμόζεται τάση στόν πυκνωτή πού φορτίζεται καί ὅλο τό ρεῦμα ὀδηγεῖται σ' αύτόν χωρίς νά δημιουργηθεῖ σπινθήρας στόν ἐπαφέα. Μετά τή φόρτιση τοῦ πυκνωτῆ, ὅποτε θά ἦταν δυνατόν νά δημιουργηθεῖ σπινθήρας, ἔχει μεγαλώσει τόσο τό ἀνοιγμα τοῦ ἐπαφέα ώστε ἡ τάση δέν ἐπαρκεῖ γιά νά προκαλέσει ἑκκένωση. Ό ἀντιστάτης R περιορίζει τό ρεῦμα ἐκφορτίσεως τοῦ πυκνωτῆ, ὅταν κλείνεται ὁ ἐπαφέας κι' ἔτοι ὁ σπινθήρας πού δημιουργεῖται στήν περίπτωση αὐτή εἶναι πολύ ἀσθενής.

4.6 Βασικοί τύποι ρωστήρων.


Στή συνέχεια περιγράφομε μέ συντομία τούς πιό κοινούς τύπους ρωστήρων συ-

νεχοῦς καὶ ἑναλλασσόμενου ρεύματος.

α) Ρωστήρες συνεχοῦς ρεύματος.

— Ο κυλινδρικός ρωστήρας.

Ο ρωστήρας αὐτός ἔχει κυλινδρικό πυρήνα καὶ κυλινδρικό πηνίο. Ο ὄπλισμός του ἔχει μορφὴ γωνίας καὶ ἐδράζεται συνήθως σὲ μιὰ ἀκμή [σχ. 4.6α (α)] ἢ σὲ ἕνα ἄξονα [σχ. 4.6α (β)] στὸ ἄκρο τοῦ ζυγώματος. Στὸν κυλινδρικὸν ρωστήρα ἀκμῆς μέ βίδα, μιὰ βίδα μὲ ἐλατήριο συγκρατεῖ τὸν ὄπλισμόν στὸ ζύγωμα, ὥστε ὁ ρωστήρας νά μπορεῖ νά τοποθετηθεῖ μὲ τὰ πτερύγια στὸ πλαϊ, χωρὶς νά πέσει ὁ ὄπλισμός,

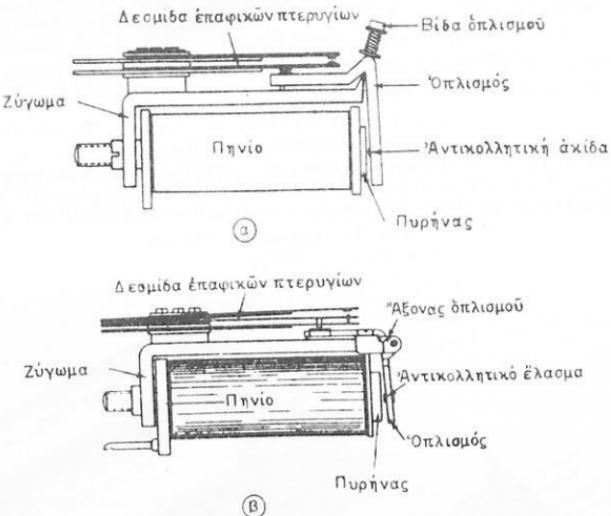


Σχ. 4.6α.

α) Κυλινδρικός ρωστήρας ἀκμῆς. β) Κυλινδρικός ρωστήρας μὲ ἄξονα.

— Ο πλατυσμένος ρωστήρας.

Ο πλατυσμένος ρωστήρας χρησιμοποιεῖται περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο ρωστήρα συνεχοῦς ρεύματος στὴν τηλεφωνία στὸν τόπο μας. Ἀποτελεῖται ἀπό ἔνα ὄρθογώνιο, πλατυσμένο πυρήνα μὲ πηνίο ὄρθογώνιας βάσεως καὶ ὄπλισμό, ποὺ εἶναι ταυτόχρονα καὶ ζύγωμα (σχ. 4.2α καὶ 4.6β). Συγκριτικά μέ τὸν κυλινδρικὸν ρωστήρα, παρουσιάζει μικρότερο ύψος καὶ εὐκολότερη κατασκευή καὶ ἐπομένως μικρότερο κόστος. Εἶναι δημως λόγω τῆς μεγάλης μάζας τοῦ ὄπλισμοῦ του, λιγότερο εύαίσθητος ἀπό τὸν κυλινδρικὸν ρωστήρα.


Ο πλατυσμένος ρωστήρας μοντάρεται μὲ τὰ ἐπαφικὰ πτερύγια κατακόρυφα ἐτοι, ὥστε ὁ πυρήνας νά βρίσκεται στὰ δεξιά τῶν πτερυγίων, ὅταν τὸν κοιτάζομε ἀπ' τὴν πλευρά τῶν ὄριών. Ή θέση αὐτή ἔχει τὸ πλεονέκτημα, ὅτι οἱ ἐπαφεῖς δέν λερώνονται εὐκολὰ μὲ σκόνη, τὰ πτερύγια εἶναι εύδιάκριτα καὶ ὁ ὄπλισμός ἐδράζεται καλύτερα.

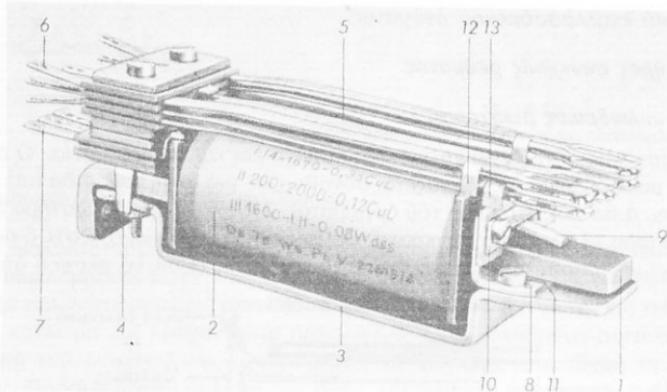

Σχ. 4.6β.

Πλατυσμένος ρωστήρας:

- 1) Πυρήνας. 2) Πηνίο. 3) Όπλισμός. 4) Γωνία συγκρατήσεως. 5) Δεσμίδα έπαφικών πτερυγίων. 6) Όρια συγκολλήσεως. 7) Όρια συγκολλήσεως τυλιγμάτων. 8) Γωνία μονωτικής γέφυρας. 9) Έλασμάτιο άνασχεσεως. 10) Μονωτική γέφυρα. 11) Άντικολλητικό έλασμα. 12) Έλασμάτιο στηρίξεως. 13) Έλασμάτιο ώθήσεως.

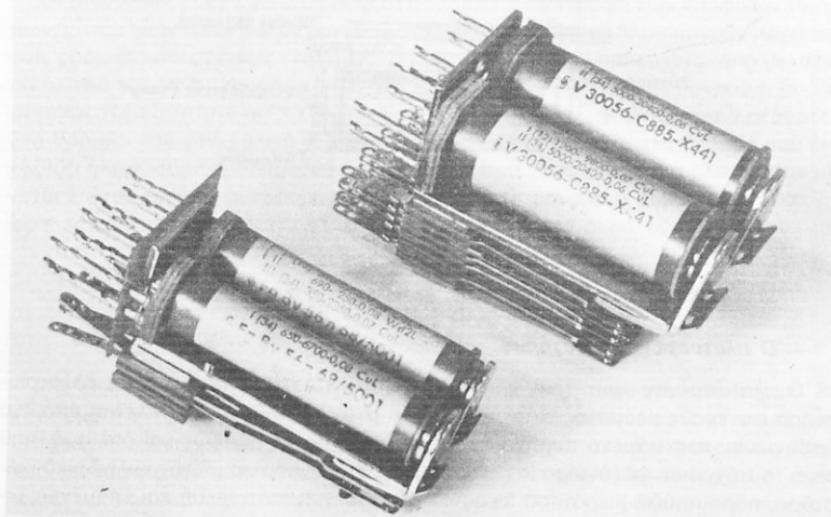

Σχ. 4.6γ.

Διπλοί ρωστήρες.


— Ο διπλός ρωστήρας.

Σέ ορισμένα κυκλώματα, στά όποια άπαιτούνται περισσότεροι ρωστήρες, χρησιμοποιεῖται γιά έξοικονόμηση χώρου και οίκονομικούς λόγους, ο **διπλός ρωστήρας**.

ρας. Ό ρωστηρας αύτος άποτελεῖται άπό δύο πυρήνες μέ πηνία καί δύο όπλισμούς συναρμολογημένους στό ίδιο ζύγωμα. Πηνία καί όπλισμοί σχηματίζουν δύο άνεξάρτητους στή λειτουργία τους κυλινδρικούς ρωστήρες μέ πολύ μικρότερο όμως μέγεθος απ' τούς κανονικούς ρωστήρες τοῦ τύπου αύτοῦ, πού γνωρίσαμε. Τό σχήμα 4.6γ δείχνει ένα διπλό ρωστήρα μέ μέγεθος ίσο πρός έκεινο ένός κοινοῦ πλατυσμένου ρωστήρα.

— Ό αύτοσυγκρατούμενος ρωστήρας.

Ό όπλισμός τοῦ ρωστήρα αύτοῦ συγκρατεῖται στή θέση έλξεως καί άταν διακοπεῖ τό ρεῦμα διεγέρσεως. Κατασκευαστικά εἶναι όμοιος μέ τόν πλατυσμένο ρωστήρα, χωρίς όμως άντικολλητικό ἔλασμα. Αντίθετα, στίς άπεναντι θέσεις τοῦ πυρήνα καί τοῦ όπλισμοῦ, πού ἔρχονται σέ έπαφή, ἔχει τοποθετημένα δύο πιρτοίνια από χάλυβα μεγάλης μαγνητικής διαπερατότητας (σχ. 4.6δ). "Οταν ό όπλισμός βρίσκεται στή θέση έργασίας καί σταματήσει ή διέγερση, διαμαντισμός πού παραμένει στά πιρτοίνια εἶναι άρκετός γιά νά τόν συγκρατήσει στή θέση του. Η ἐπιστροφή τοῦ όπλισμοῦ στή θέση ήρεμίας πραγματοποιεῖται μέ τή βοήθεια ένός τυλίγματος τοῦ πηνίου, στό όποιο διοχετεύεται ρεῦμα άντιθετο πρός τό ρεῦμα διεγέρσεως τοῦ ρωστήρα μέ άποτέλεσμα τήν έξουδετέρωση τοῦ παραμένοντα μαγνητισμοῦ.

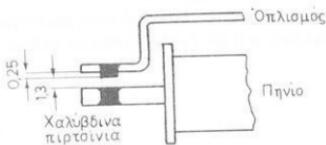


Σχ. 4.6δ.

Τμῆμα αύτοσυγκρατούμενου ρωστήρα.

Ό αύτοσυγκρατούμενος ρωστήρας χρησιμοποιεῖται σέ κυκλώματα πού δέν έχουν άρκετό ρεῦμα γιά τή συγκράτηση τοῦ ρωστήρα στή θέση λειτουργίας.


β) Ρωστήρες έναλλασσόμενου ρεύματος.

Η δύναμη πού άσκείται στόν όπλισμό ένός ρωστήρα εἶναι, ὅπως εϊδαμε, άνάλογη τοῦ τετραγώνου τῆς μαγνητικής ροῆς Φ ή τοῦ ρεύματος διεγέρσεως I. "Ετοι, άν τό ρεῦμα διεγέρσεως εἶναι έναλλασσόμενο καί ἔχει π.χ. τήν ήμιτονική μορφή τοῦ σχήματος 4.6 (α), ή δύναμη έλξεως στόν όπλισμό θά μεταβάλλεται σύμφωνα μέ τίν καμπύλη τοῦ σχήματος 4.6 (β) πού προκύπτει άπ' τήν ψφωση στό τετράγωνο κάθε μιᾶς τιμῆς τῆς ήμιτονικής καμπύλης [σχ. 4.6 (α)]. Παρατηροῦμε δητί ή δύναμη έλξεως δέν άλλάζει κατέθυνση, ὅπως τό ρεῦμα, γίνεται όμως μηδέν τίς χρονικές στιγμές πού μηδενίζεται τό ρεῦμα καί εἶναι πολύ μικρή λίγο πρίν καί μετά άπ' τίς στιγμές αύτές. "Αν λοιπόν διοχετεύσομε έναλλασσόμενο ρεῦμα στό μαγνητικό τύλιγμα ένός ρωστήρα συνεχοῦς ρεύματος, ό όπλισμός του θά έλκεται καί θά πέφτει σέ κάθε ήμιπερίοδο τοῦ ρεύματος. Γιά νά άποφύγομε τή συμπεριφορά αύτή τοῦ ρωστήρα, πρέπει τό ρεῦμα διεγέρσεως νά μήν μηδενίζεται σέ καμιά χρονική στιγμή. Αύτό έπιτυγχάνεται μέ διάφορες μεθόδους πού έχουν έφαρμοστεῖ στούς έξης τύπους ρωστήρων:

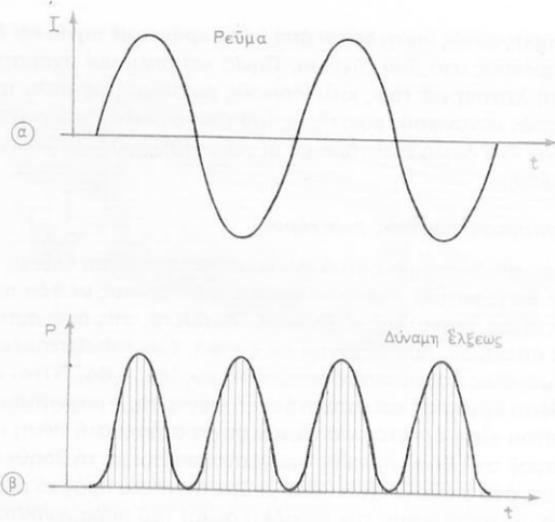


Σχ. 4.6ε.

Χρονική μεταβολή της δυνάμεως έλξεως στόν όπλισμό ένός ρωστήρα συνεχούς ρεύματος κατά τη διέγερσή του με έναλλασσόμενο ρεύμα.

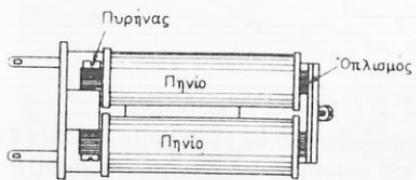

Σχ. 4.6στ.

Ρωστήρας φάσεως έναλλασσόμενου ρεύματος.

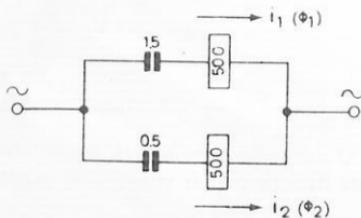


Σχ. 4.6ζ.

Συνδεσμολογία ρωστήρα φάσεως.

– Ρωστήρες φάσεως.


Ο ρωστήρας φάσεως περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά μαγνητικά τυλίγματα έπάνω σ' ένα πυρήνα με δύο σκέλη (σχ. 4.6στ.). Ο πυρήνας άποτελείται από σιδηρομαγνητικά έλασματα μονωμένα μεταξύ τους με βερνίκι ή στρώμα όξειδου γιά νά περιορίζονται τά δινορεύματα πού προκαλούν ύπερθέρμανση τοῦ ρωστήρα. Στά τυλίγματα τῶν δύο σκελῶν συνδέονται σέ σειρά δύο πυκνωτές διαφορετικῆς χωρητικότητας ὅπως φαίνεται στό σχῆμα 4.6ζ.

Μέ κατάλληλο ύπολογισμό τῶν χωρητικοτήτων έπιτυγχάνεται, ώστε τά ρεύματα καὶ οἱ μαγνητικές ροές στά δύο τυλίγματα νά ἔχουν διαφορά φάσεως 90° . "Ετσι, ὅταν τό ἔνα ρεύμα ἔχει τιμή μηδέν, τό ἄλλο ἔχει τή μέγιστη τιμή του καὶ ἀντίστροφα. Στόν όπλισμό ἀσκεῖται μιά σχεδόν όμοιόμορφη δύναμη έλξεως (σχ. 4.6η).

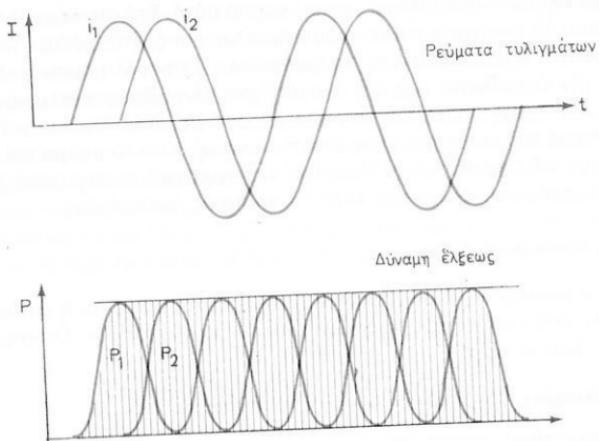

Σχ. 4.6η.

Χρονική μεταβολή τῶν ρευμάτων και δυνάμεων έλξεως στό ρωστήρα φάσεως.

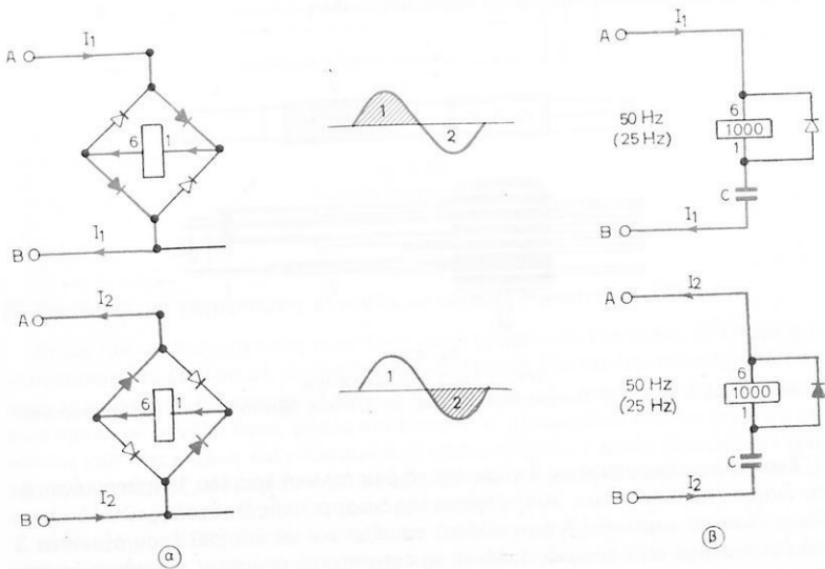

Σχ. 4.6θ.

Ρωστήρες έναλλασσόμενου ρεύματος μέ άνορθωτές.

— Ρωστήρες μέ άνορθωτές.

Μέ τή βοήθεια άνορθωτῶν μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν κοινοί ρωστήρες συνεχοῦς ρεύματος σέ έναλλασσόμενο ρεύμα 25 ώς 50 Hz. Τό σχῆμα 4.6θ δείχνει


δύο διαφορετικές συνδεσμολογίες γιά τό σκοπό αύτό. Στή συνδεσμολογία (α) περνά ρεύμα από τό ρωστήρα και στής δύο ήμιπεριόδους. Στή διάταξη (β) περνά από αύτόν ρεύμα τής πηγής μόνο στή μία ήμιπεριόδο. Στήν άλλη ήμιπεριόδο τό ρεύμα περνά από τόν άνορθωτή, δηλαδή ο ρωστήρας είναι βραχυκυκλωμένος. Από τό βραχυκύκλωμα δύμας περνά και τό ρεύμα έπαγωγής, πού δημιουργεῖται στό μαγνητικό τύλιγμα τού ρωστήρα όταν έλαπτώνεται σ' αύτό τό ρεύμα και κατά συνέπεια ή ένταση τού μαγνητικού πεδίου. Τό έπαγωγικό ρεύμα συγκρατεῖ τό ρωστήρα στή Θέση λειτουργίας, έως ότου έλθει ή έπομενη ήμιπεριόδος.

4.7 Ειδικοί τύποι ρωστήρων.

Υπάρχουν ρωστήρες, στούς όποιους ή άρχη λειτουργίας και ή κατασκευή είναι διαφορετικές από έκεινες τῶν βασικῶν τύπων πού γνωρίσαμε. Οι σπουδαιότεροι από αύτούς είναι οι έξης:

a) Θερμορωστήρες.

Ο Θερμορωστήρας χρησιμοποιεῖ γιά τή λειτουργία του **Θερμική** και οχι μαγνητική ένέργεια. Αποτελείται βασικά, όπως φαίνεται στό σχήμα 4.7α από μιά διμεταλλική λουρίδα και μερικά έπαφικά πτερύγια. Η διμεταλλική λουρίδα κατασκευάζεται από δύο λουρίδες μεταλλικῶν έλασμάτων, πού έχουν διαφορετικό θερμικό συντελεστή και συγκολλούνται ή μία έπάνω στήν άλλη.

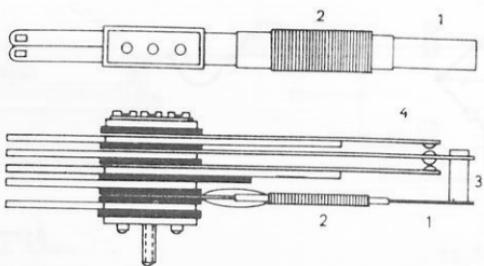

Σχ. 4.7α.


Βασική δομή θερμορωστήρα:

1) Διμεταλλική λουρίδα. 2) Τύλιγμα θερμάνσεως. 3) Ωστικός άξονισκος. 4) Έπαφικά πτερύγια.

Ένα τύλιγμα θερμάνσεως 2 γύρω από τή διμεταλλική λουρίδα 1 τή θερμαίνει, οταν διαρρέεται από ρεύμα. Αποτέλεσμα τής διαφορετικής διαστολής τῶν δύο λουρίδων είναι νά κυρτωθεῖ ή διμεταλλική λουρίδα και νά ώθήσει έναν άξονισκο 3 πού ένεργοποιεῖ τούς έπαφεis 4. Μετά τή διακοπή τού ρεύματος θερμάνσεως έπιστρέφει η λουρίδα στήν άρχικη τής θέση.

Στή διμεταλλική λουρίδα έπενεργεί και η θερμότητα τού περιβάλλοντος μέ συνέπεια νά κάμπηται περισσότερο ή λιγότερο άκόμα και στήν περίπτωση πού δέν διαρρέεται από ρεύμα τό θερμικό τύλιγμα και νά μεταβάλλεται έτοι τό άνοιγμα ή η πίεση τῶν θρόμβων. Γιά νά άποφύγομε τή μεταβολή αύτή, κατασκευάζομε ένα

πτερύγιο του έπαφέα σά διμεταλλική λουρίδα όμοια μέ την προηγούμενη άλλα χωρίς θερμικό τύλιγμα. Ή διμεταλλική λουρίδα του έπαφέα έργασίας τοποθετεῖται όμορροπα μέ τη λουρίδα του θερμικού τυλίγματος, ώστε και οι δύο νά κάμπτονται στην ίδια κατεύθυνση [σχ. 4.7β (α)]. Έπειδή ή κύρτωση είναι ή ίδια και στις δύο λουρίδες, διατηρεῖται σταθερό τό ανοιγμα του έπαφέα. Στόν έπαφέα μεταγωγῆς οι διμεταλλικές λουρίδες συναρμολογούνται άντιρροπα [σχ. 4.7β (β)]. Στόν ωτικό άξονισκο άσκοπούνται κατά την κύρτωση τών λουρίδων δύο ίσες και άντιθετες δυνάμεις, πού ξέσυδετερώνονται. "Έτσι δέν μεταβάλλεται ή πίεση τών θρόμβων. Μέτούς θερμορωστήρες έπιτυχάνομε πολύ μεγάλη έπιβράδυνση τών χρόνων έλξεως και πτώσεως (μέχρι 50 s), όπως άπαιτείται σέ όρισμένα κυκλώματα, ή όποια δέν μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μέ απλά μέσα στούς κοινούς ήλεκτρομαγνητικούς ρωστήρες.

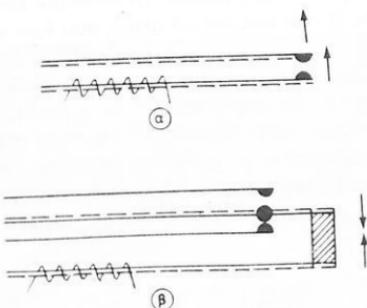

ΣΧ. 4.7β.

· Έπαφεῖς θερμορωστήρα:

α) Ἐπαφέας ἐργασίας. β) Ἐπαφέας μεταγωγῆς.

β) Ριωστήρες μέ ταχυεπαφεῖς εύγενῶν μετάλλων ἢ ρωστήρες ESK.


Στούς ήλεκτρομαγνητικούς ρωστήρες, πού γνωρίσαμε ώς τώρα, οι έπαφεις έ-νεργοποιούνται **έμμεσα** μέ τη βοήθεια του όπλισμού πού έλκεται καί πιέζει τά έπαφικά πτερύγια. Ή έμμεση αύτή ένεργοποίηση έχει σάν συνέπεια τήν κατασκευή ρωστήρων μέ μεγάλο ογκό, βάρος καί κόστος, κι' άκομα είναι ύπατια γιά τούς μεγάλους χρόνους έλξεως καί πτώσεως πού παρουσιάζουν. Γιά τήν έξασφάλιση γρήγορης λειτουργίας, σέ συνδυασμό μέ μικρό ογκό καί χαμηλό κόστος, κατασκευάστηκε άπό γερμανική έταιρία ό ρωστήρας ESK.

Ο ρωστήρας ESK, άντιθετα πρός τούς κοινούς ρωστήρες, λειτουργεί χωρίς τόνο κλασικού όπλισμού. Ή μαγνητική δύναμη δρᾶ **άμεσα** στά έπαφικά πτερύγια και κλείνει τούς έπαφες. Αποτέλεσμα είναι σημαντική μείωση των χρόνων έλξεως και πτώσεως, πού δέν χειρερνά τά 2 ms, ταυτόχρονα μέ μείωση τοῦ δύκου και τοῦ κόστους τοῦ ρωστήρα. Γιά την ταχεία του λειτουργία και έπειδή χρησιμοποιείται εύγενές μέταλλο στίς έπαφές του, δόθηκε στό ρωστήρα ή όνομασία «ρωστήρας μέ

ταχυεπαφείς εύγενών μετάλλων», πού τά άρχικά τῶν λέξεών της σχηματίζουν στά γερμανικά τή σύντμηση «ρωστήρας ESK*».

Τό σχήμα 4.7γ δείχνει άπλοποιημένα τή βασική δομή ένός **στοιχείου** τοῦ ρωστήρα. Τό στοιχεῖο άποτελεῖται απ' το μαγνητικό ζύγωμα 1, πού έχει τή μορφή «Ε», από τά έλασματα τῶν πόλων 2, απ' τούς έπαφικούς όπλισμούς 3 καί από τά έπαφικά έλασματα 4. Χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ ρωστήρα είναι ότι ό όπλισμός φέρει έπαφεῖς καί χρησιμοποιεῖται ταυτόχρονα σάν έπαφικό πτερύγιο. Τό πηνίο μέ τό μαγνητικό τύλιγμα 5 είναι τοποθετημένο γύρω στό μεσαίο σκέλος τοῦ ζυγώματος, στό όποιο άκουμποῦν μέ τό κάτω άκρο τους οι έπαφικοί όπλισμοί. Μεταξύ τοῦ σκέλους αύτοῦ καί τῶν έλασμάτων τῶν πόλων μεσολαβοῦν δύο διάκενα άέρα 6 (διάκενα έργασίας), στά όποια κινοῦνται τά άνω άκρα τῶν έπαφικών όπλισμάν. Τά έπαφικά έλασματα είναι άγωγιμα συνδεμένα μέ τά έλασματα τῶν πόλων καί χωρίζονται γαλβανικά απ' τούς έπαφικούς όπλισμούς μέ διάκενα άέρα 7 μεταξύ τοῦ ζυγώματος καί τῶν έλασμάτων τῶν πόλων. Οι όπλισμοί είναι έπιστης μονωμένοι απ' τό ζύγωμα μέ μόνωση 8 από συνθετικό ύλικό, πού έχει ψεκαστεῖ στήν έπιφάνεια τοῦ μεσαίου σκέλους.

'Η μαγνητική ροή, πού δημιουργεῖται στό μεσαίο σκέλος τοῦ ζυγώματος, χωρίζεται σέ δύο ίσα τμήματα πού διαπερνοῦν τά διάκενα έργασίας καί κλείνουν μέσω τῶν έλασμάτων τῶν πόλων καί τῶν πλευρικών σκελῶν (σχ. 4.7δ). Μέρος τῆς ροής περνᾶ απ' τούς έπαφικούς όπλισμούς, ένω τό ύπόλοιπο από τό μεσαίο σκέλος. Στό διάκενο έργασίας προσθέτονται οι δύο ροές, μέ αποτέλεσμα τή σημαντική αύξηση τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου καί τῆς έλκτικῆς δυνάμεως πού άσκεῖται στόν όπλισμό. Κά-

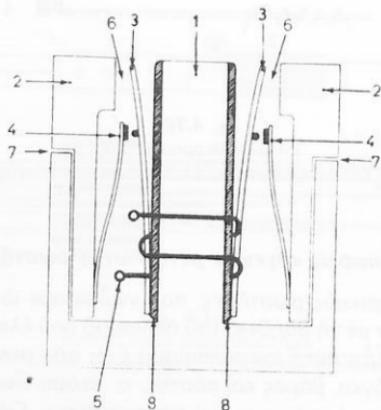


Σχ. 4.7γ.

Βασική δομή στοιχείου τοῦ ρωστήρα ESK:

- 1) Μαγνητικό ζύγωμα. 2) Έλασματα πόλων. 3) Έπαφικοί όπλισμοι. 4) Έπαφικά έλασματα. 5) Πηνίο.
- 6) Διάκενα έργασίας. 7) Διάκενα άέρα. 8) Μόνωση.


* ESK από τά άρχικά τῶν λέξεων Edelmetall - Schnellkontakt - Relais πού σημαίνουν: Ρωστήρας μέ ταχυεπαφείς εύγενών μετάλλων.

τω από τήν έπιδραση αύτής τής δυνάμεως κινοῦνται έπαφικοί όπλισμοί πρός τά έ-λάσματα τών πόλων και κλείνουν τούς έπαφεῖς.

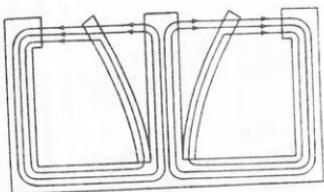

Σχ. 4.7δ.


Κατανομή μαγνητικής ροής στό στοιχείο τού ρωστήρα ESK.

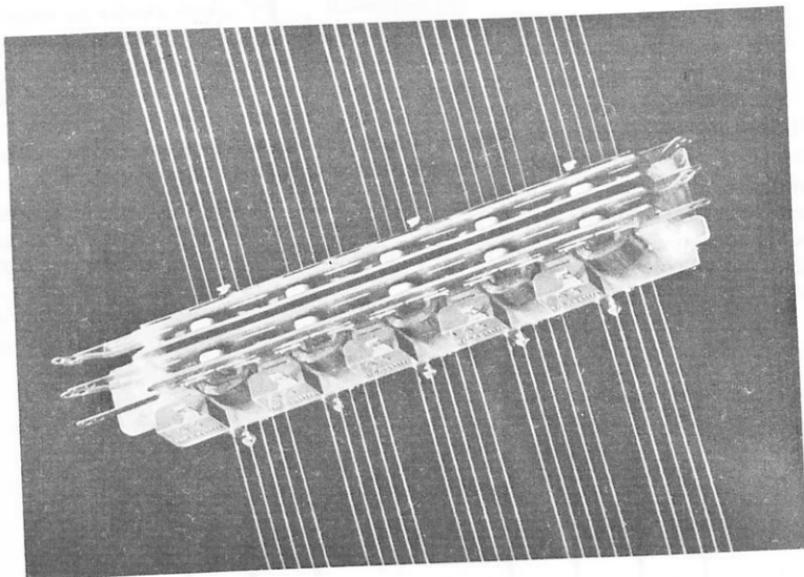

Σχ. 4.7ε.

Λουρίδα μέ πέντε ρωστήρες ESK (ρωστηρολουρίδα).

Ένας ρωστήρας ESK άποτελείται από δύο στοιχεία μέ κοινό πηνίο, τοποθετημένα τό ένα δίπλα στό άλλο. Περιλαμβάνει δύο ζυγώματα, τέσσερα έπαφικά έλάσματα και τέσσερις όπλισμούς, πού σχηματίζουν τέσσερις έπαφεῖς έργασίας. Γιά τα έξοικονόμηση χώρου και μείωση τού κόστους συναρμολογοῦνται πέντε ρωστήρες σε μιά λουρίδα (ρωστηρολουρίδα) (σχ. 4.7ε). Η διάταξη τών ρωστήρων φαίνεται σε μιά λουρίδα στην εικόνα 4.7στ. Πηνία, έπαφικά έλάσματα, όπλισμοί, κλπ. συναρμολογοῦνται έπάνω σε μιά βάση από συνθετικό ύλικό. Τά έπαφικά έλάσματα μπορεῖ νά είναι κοινά και στούς πέντε ρωστήρες, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.7ε.

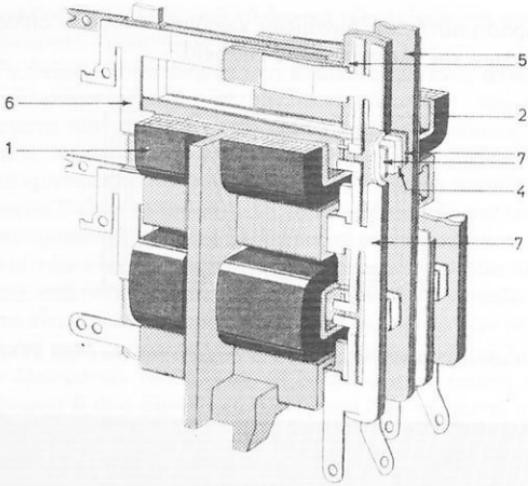


Σχ. 4.7στ.

Τμήμα ρωστηρολουρίδας ESK:

- 1) Πηνίο συγκρατήσεως.
- 2) Πηνίο διεγέρσεως.
- 3) Βάση συναρμολογήσεως.
- 4) Μαγνητικό ζύγωμα.
- 5) Έλασμα πόλου.
- 6) Έπαφικός οπλισμός.
- 7) Έπαφικό έλασμα.

νεται στο σχήμα 4.7στ και νά σχηματίζουν μέ τούς άνεξάρτητους έπαφικους οπλισμούς τό έπαφικό πεδίο πού δείχνει τό σχήμα 4.7ζ (α). Είναι έπιστης δυνατή ή συναρμολόγηση στή λουρίδα ρωστήρων μέ έντελως άνεξάρτητους έπαφεῖς [σχ. 4.7ζ (β)].

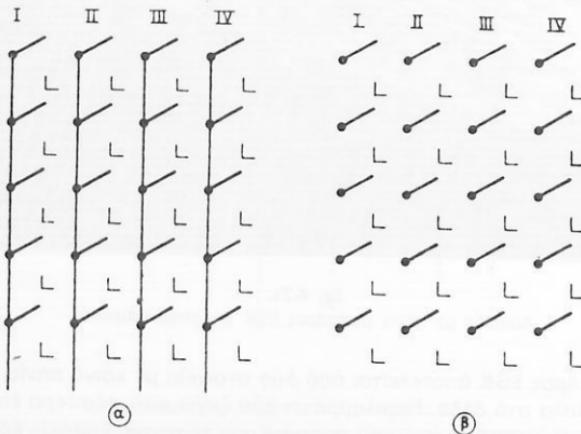

Σχ. 4.7ζ.

- Έπαφικό πεδίο ρωστηρολουρίδας ESK:
- α) Μέ κοινούς έπαφεῖς.
 - β) Μέ άνεξάρτητους έπαφεῖς.


Ο ρωστήρας ESK χρησιμοποιεῖται βασικά στά ζευκτικά πεδία των τηλεφωνικών κέντρων, πού θά γνωρίσομε άργότερα, γιά τά όποια και κατασκευάστηκε άρ-

χικά. 'Εξ αίτιας του χαμηλού του κόστους και τής μεγάλης του ταχύτητας έχει έπειτα θεωρηθεί σημαντικός παράγοντας για την επένδυση στην Ελλάδα.

β) Ρωστήρες μέ έρμητόκλειστους έπαφεῖς.

Στούς ρωστήρες, πού περιγράφαμε προηγουμένως, οι έπαφεῖς λειτουργούν στόν άτμοσφαιρικό άέρα, χωρίς νά είναι ιδιαίτερα προστατευμένοι από κάθε έξωτηρική έπιδραση (ύγρασία, διάβρωση, έπικαθηση σκόνης κλπ.). Άποτέλεσμα είναι ή αυξηση της άντιστάσεως στά σημεία έπαφης από ρύπανση, ένδεχόμενη άλλοιωση των έπαφικών θρόμβων από ίχνη δραστικών άεριών, πού βρίσκονται στόν άέρα και μείωση της άξιοπιστίας τους, δηλαδή της πιθανότητας νά μήν έμφανιστεί βλάβη στή λειτουργία τους σ' ένα όρισμένο χρονικό διάστημα. Γιά νά έξασφαλιστεί κανονική λειτουργία τών ρωστήρων, είναι άπαραίτητο νά καθαρίζονται τακτικά οι θρόμβοι μέ ειδικές λίμες.

Μεγάλη άξιοποστία, χωρίς συντήρηση των θρόμβων, ταυτόχρονα μέ πολύ γρήγορη λειτουργία και διανυστήτη πραγματοποίησεως πολύ μεγάλου άριθμού έπαφοδοτήσεων έπιτυγχάνεται μέ ειδικούς ρωστήρες, στους οποίους οι έπαφεις προστατεύονται μέσα σέ σωλήνες έρμητικά κλεισμένους. «Ενας **έρμητοκλειστός επαφέας** άποτελείται από δύο πλατιές γλωσσίδες από μαγνητικό έλασμα έλατηρίου (κράμα σιδήρου - νικελίου), τοποθετημένες στεγανά μέ σύντηξη σ' ένα γυάλινο σωληνισκό σέ τρόπο, ώστε τά ακρα τους νά έχουν όρισμένη έπικαλλυψη και νά βρίσκονται σέ μικρή άπόσταση τό ένα απ' τό άλλο (σχ. 4.7η). Τό τημά της έπικαλλύψεως τών γλωσσίδων άποτελεῖ τίς έπαφικές θέσεις και είναι έπιχρυσωμένο, ένων τά άλλα τους ακρα έξω απ' τό σωλήνα χρησιμεύουν σάν ορία συγκολλήσεως. Απ' τό σωλήνα αφαιρείται ο άέρας και προσθέτεται προστατευτικό άεριο πού δέν προσβάλλει τίς έπαφικές θέσεις (μίγμα άζωτου και ύδρογόνου).

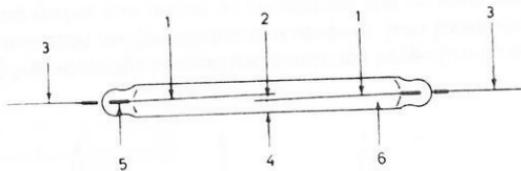


Σχ. 4.7η.

· Έρμητόκλειστος ἐπαφέας:

- 1) Έπαφική γλωσσίδα. 2) Έπαφική θέση. 3) Όρια συγκολλήσεως. 4) Γυάλινος σωληνιστικός. 5) Θεοί συντήξεως. 6) Προστατευτικό άεριο.

Μέ τή βοήθεια ένός πηνίου γύρω από τό σωλήνα, διαρρέομενο από ρεῦμα διεγέρσεως κατάλληλης έντάσεως, δημιουργεῖται μαγνητικό πεδίο, πού άναγκάζει τίς γλωσσίδες νά έλθουν σέ έπαφή. Ή μαγνητική ροή περνᾶ στό έσωτερικό τού σωλήνα απ' τίς μαγνητικές γλωσσίδες και κλείνει στό έσωτερικό του μέσω ένός μεταλλικού προστατευτικού περιβλήματος, πού άντιστοιχεί στό ζύγωμα τῶν κοινῶν

ρωστήρων (σχ. 4.7θ). "Όταν διακοπεῖ τό ρεύμα διεγέρσεως του πηνίου οι γλωσσίδες έπιστρέφουν στήν άρχική τους θέση μέ τήν έλατηριακή τους δύναμη.

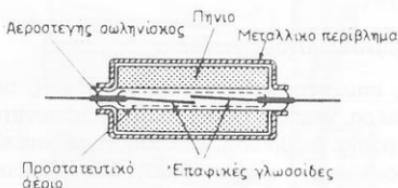


Σχ. 4.7θ.

Βασική δομή ρωστήρα μέ ένα έρμητόκλειστο έπαφέα.

Ο έπαφέας **έργασίας**, πού περιγράψαμε, μπορεῖ νά λειτουργήσει καί σάν έπαφέας **ήρεμίας** ἄν κρατεῖται συνεχῶς κλειστός μέ τή βοήθεια ένός μόνιμου μαγνήτη καί ἀνοίγει μέ τή βοήθεια ένός άντιθετου μαγνητικοῦ πεδίου, πού δημιουργεῖται στό τύλιγμα διεγέρσεως. "Ενας έπαφέας **μεταγωγῆς** κατασκευάζεται προσθέτοντας στό σωλήνα μιά τρίτη γλωσσίδα από μή μαγνητικό ύλικό, έπάνω στήν οποία άκουμπα σέ κατάσταση ήρεμίας ή μιά μαγνητική γλωσσίδα, σχηματίζοντας τόν έπαφέα ήρεμίας. Σέ κατάσταση διεγέρσεως έλκονται οι μαγνητικές γλωσσίδες, ἀνοίγει ο έπαφέας ήρεμίας καί κλείνει ο έπαφέας έργασίας, ένω ή μή μαγνητική γλωσσίδα παραμένει στή θέση της.


Ο ρωστήρας σχηματίζεται από έναν ή περισσότερους σωλήνες μέ κοινό πηνίο καί ζύγωμα, ὅπως φαίνεται παραστατικά στό σχήμα 4.7ι. Τό σχήμα 4.7ια δείχνει έτοιμους ρωστήρες μέ δύο, τέσσερις καί δώδεκα έπαφεῖς. Ἐπειδή οι κινούμενες μάζες εσ στό ρωστήρα είναι πολύ μικρές, ἐπιτυγχάνονται χρόνοι έλξεως 2 ώς 5 ms καί πτώσεως περίπου 0,5 ms. Η διάρκεια ζωῆς τῶν έπαφικών θέσεων είναι πάρα πολύ μεγάλη, μεταξύ 10^7 καί 10^8 έπαφοδοτήσεων κάτω από δυσμενεῖς συνθῆκες. Προϋπόθεση θμως είναι νά μήν ύπερβαίνει τό ρεύμα πού περνά από τόν έπαφέα τή μέγιστη έπιπρεπόμενη τιμή. Διαφορετικά παρουσιάζεται μετακίνηση ύλικού ἀπ' τή μιά έπαφική θέση στήν ἄλλη καί σημαντική μείωση τής διάρκειας ζωῆς τού έπαφέα.

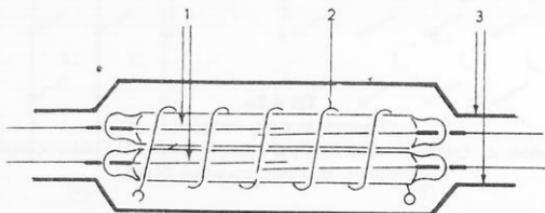

Σχ. 4.7ι.

Βασική δομή ρωστήρα μέ δύο έρμητόκλειστους έπαφεῖς:

- 1) Σωληνίσκος.
- 2) Πηνίο.
- 3) Μεταλλικό περιβλήμα.

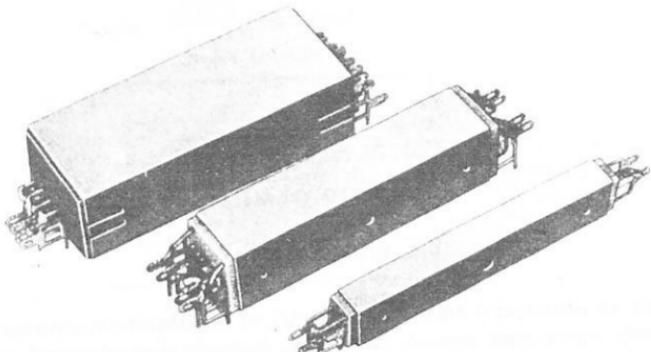

Σχ. 4.7ια.

Ρωστήρες μέ δύο, τέσσερις και ὅκτω ἐρμητόκλειστους ἑπαφεῖς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ

Μαζί μέ τό ρωστήρα.ό ἐπιλογέας ἀποτελεῖ τή σπουδαιότερη κατασκευαστική μονάδα στήν τηλεφωνική τεχνική. Σκοπός τοῦ ἐπιλογέα εἶναι νά προσδιορίζει στό τηλεφωνικό κέντρο, ἀνάμεσα ἀπό ἔνα πλῆθος γραμμῶν πού ὄνομάζονται **ἀπερχόμενες γραμμές**, μιά γραμμή καί νά τή συνδέει μέ μιά ἄλλη γραμμή, τήν **εἰσερχόμενη γραμμή**.

Μιά γραμμή στό τηλεφωνικό κέντρο περιλαμβάνει κατά κανόνα περισσότερους ἀπό ἔνα ἀγωγούς: Τούς δύο ἀγωγούς τοῦ κυκλώματος ὀμιλίας (μέσα ἀπό τούς ὅποιους ρέουν τά ρεύματα ὀμιλίας κατά τή συνδιάλεξη) πού χαρακτηρίζονται μέ τά γράμματα a καί b, τόν ἀγωγό δοκιμῆς c (πού χρησιμοποιεῖται κατά τόν ἔλεγχο ἡ τή δοκιμή ὅπως λέμε μιᾶς γραμμῆς γιά νά διαπιστωθεῖ ἂν εἶναι ἐλεύθερη ἡ κατειλημμένη), ἀγωγούς καθοδηγήσεως κυκλωμάτων κ.ο.κ. Ἐτοι ὁ ἐπιλογέας συνδέει ταυτόχρονα δύο ἡ περισσότερους ἀγωγούς μιᾶς εἰσερχόμενης γραμμῆς μέ ισάριθμους ἀγωγούς μιᾶς ἀπερχόμενης γραμμῆς.


Γιά τή σύνδεση ἐνός εἰσερχόμενου μέ ἔναν ἀπερχόμενο ἀγωγό ἔχουν ἐφαρμοστεῖ μέχρι σήμερα δύο βασικές τεχνικές λύσεις:



Σχ. 5α. Ἀρχή λειτουργίας περιστροφικοῦ ἐπιλογέα.

Στήν **πρώτη λύση** ὁ εἰσερχόμενος ἀγωγός εἶναι συνδεμένος στό ἄκρο ἐνός κινούμενου βραχίονα, ἐνώ οἱ ἀπερχόμενοι ἀγωγοί ξεκινοῦν ἀπό ἑπαφικές θέσεις μοναμένες μεταξύ τους καί ταξινομημένες σέ όρισμένη ἀπόσταση ἀπό τό βραχίονα. Μέ τή βοήθεια ἐνός ἡλεκτρομαγνητικοῦ μηχανισμοῦ καθοδηγεῖται ὁ βραχίονας στήν κατάλληλη θέση ἑπαφῆς καί πραγματοποιεῖ τή σύνδεση τῶν δύο ἀγωγῶν. Τό σχῆμα 5α δείχνει τή λύση αὐτή γιά **ἔνα περιστροφικό ἐπιλογέα**. Ο βραχίονας περιστρέφεται στήν κατεύθυνση τοῦ βέλους καί μπορεῖ νά φθάσει ὥποιονδήποτε ἀπερχόμενο ἀγωγό.

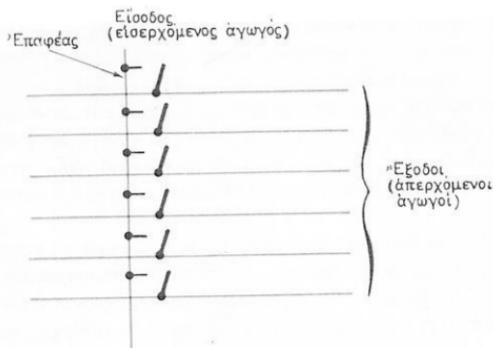Στή **δεύτερη λύση** ὁ εἰσερχόμενος ἀγωγός διασταυρώνεται μέ τούς ἀπερχόμενους ἀγωγούς (σχ. 5β). Στά σημεία διασταυρώσεως ὑπάρχουν ἑπαφεῖς, καθένας ἀπό τούς ὅποιους μπορεῖ νά ἐνεργοποιηθεῖ χωριστά ἀπό κατάλληλους μηχανισμούς. Ἀνάλογα μέ τόν ἑπαφέα πού ἐνεργοποιεῖται συνδέεται ὁ εἰσερχόμενος μέ ἔναν ἀπερχόμενο ἀγωγό.



Σχ. 5β.

'Αρχή λειτουργίας έπιλογέα μέ όπαφεῖς.

Σύμφωνα μέ τήν πρώτη λύση έχουν κατασκευαστεί οι **βιηματοπορικοί** καί οι **κινητηριακοί έπιλογεῖς**, ένω σύμφωνα μέ τή δεύτερη λύση οι **ραβδεπαφικοί έπιλογεῖς**, πού θά γνωρίσομε πιό κάτω. Καί στίς δύο κατηγορίες έπιλογέων μπορούμε νά διακρίνομε τρία βασικά τμήματα: τήν **έπαφική έδρα**, τό **ζευτικό μέλος** καί τόν **κινητήριο μηχανισμό**.

Τή **έπαφική έδρα** ή **τράπεζα έπαφων** περιλαμβάνει τίς μονωμένες μεταξύ τους έπαφικές θέσεις, στίς οποίες συνδέονται οι άπερχόμενες γραμμές καί όρισμένες έπαφικές θέσεις πού χρησιμοποιούνται γιά τή λειτουργία τοῦ έπιλογέα. Οι έπαφικές θέσεις τῶν άπερχομένων γραμμῶν όνομάζονται **έξοδοι** τοῦ έπιλογέα.

Τό **ζευτικό μέλος** είναι τό κινούμενο τμῆμα τοῦ έπιλογέα. Αποτελείται βασικά είτε από κινούμενους βραχίονες στούς όποιους είναι συνδεμένοι οι άγωγοί τής είσερχομένης γραμμῆς (πρώτη κατηγορία έπιλογέων), είτε από έπαφεῖς καί στελέχη πού στρέφονται έλαφρά καί τούς ένεργοποιούν (δεύτερη κατηγορία έπιλογέων). Ή θέση, στήν όποια συνδέεται ή είσερχόμενη γραμμή, όνομάζεται **είσοδος** τοῦ έπιλογέα.

Ο **κινητήριος μηχανισμός** μεταφέρει τούς βραχίονες τοῦ ζευτικοῦ μέλους στήν απαιτούμενη έξοδο ή κινεῖ τά στελέχη πού ένεργοποιοῦν τούς έπαφεῖς.

Τά τρία βασικά τμήματα, έπαφική έδρα, ζευτικό μέλος καί κινητήριος μηχανισμός, διαφέρουν σημαντικά στούς διάφορους τύπους έπιλογέων καί χρησιμεύουν γιά τή διάκρισή τους. Έτσι άναλογα μέ τό **μέγεθος** τής έπαφικής έδρας ξεχωρίζομε έπιλογεῖς μέ 10, 15, 25, 50, 100, 200 μέχρι καί 500 έξόδους, πού τούς όνομάζομε ιδιαίτερα **δεκαμερεῖς**, **δεκαπενταμερεῖς**, **είκοσιπενταμερεῖς** κ.ο.κ.

Άναλογα μέ τήν **τροχιά** πού διαγράφει τό ζευτικό μέλος ξεχωρίζομε **περιστροφικούς έπιλογεῖς**, πού έκτελοῦν μά καθαρά κυκλική κίνηση σέ μιά κατεύθυνση, ύψοστροφικούς έπιλογεῖς μέ μιά εύθυγραμμη κίνηση άνυψωσεως καί μιά κυκλική κίνηση περιστροφής, δηλαδή μέ δύο κατεύθυνσεις κινήσεως καί **ραβδεπαφικούς έπιλογεῖς** χωρίς άξιολόγη κίνηση. Γενικά ή κίνηση τῶν έπιλογέων μπορεῖ νά είναι μεγάλης ή πολύ μικρῆς έκτασεως, εύθυγραμμη ή κυκλική κίνηση ή συνδυασμός τῶν δύο καί νά πραγματοποιείται σέ ένα ή δύο έπιπεδα.

Ανάλογα μέ τόν **τρόπο κινήσεως** τοῦ έπιλογέα ξεχωρίζομε έπιλογεῖς μέ **άτομική κινησιδότηση** καὶ έπιλογεῖς μέ **κεντρική κινησιδότηση**. Στήν πρώτη περίπτωση ό κάθε έπιλογέας ἔχει ἀποκλειστικά δικό του ἔνα κινητήριο μηχανισμό (οἱ κινητηριακοί έπιλογεῖς π.χ. ἔνα άτομικό ἡλεκτροκινητήρα). Στή δεύτερη περίπτωση όρισμένος ἀριθμός έπιλογέων παιρνεὶ τίν κίνηση ἀπό ἔνα κεντρικό ἄξονα κινητήρα, πού περιστρέφεται συνεχῶς. Μέ τόν ἄξονα αὐτὸν συνδέεται τό **ζευκτικό** μέλος του ἐπιλογέας ὅσο διάστημα χρειάζεται γιά τήν καθοδήγησή του καὶ κατόπιν ἀποσυνδέεται.


Η κίνηση τέλος, τῶν βραχιόνων, διακρίνει τίς δύο μεγάλες κατηγορίες τῶν βηματοπορικῶν καὶ κινητηριακῶν έπιλογέων. Στούς **βηματοπορικούς** έπιλογεῖς ἡ κίνηση πραγματοποιεῖται βῆμα πρός βῆμα, εἴναι δηλαδὴ διακοπόμενη. Στούς **κινητηριακούς** έπιλογεῖς, ἀντίθετα, ἡ κίνηση είναι σχεδόν συνεχῆς καὶ ὀμαλή.

5.1 Βηματοπορικοί έπιλογεῖς.


Στήν Ἑλλάδα ἔχουν εἰσαχθεῖ δύο τύποι βηματοπορικῶν έπιλογέων: ὁ **περιστροφικός** καὶ ὁ **ύψωστροφικός** έπιλογέας.

α) Περιστροφικός έπιλογέας.

Ο βηματοπορικός περιστροφικός έπιλογέας (σχ. 5.1α) ἐκτελεῖ μία μόνο κυκλική κίνηση σέ μια κατεύθυνση, βῆμα πρός βῆμα. Τό **ζευκτικό** μέλος καὶ ὁ κινητήριος μηχανισμός ἀποτελοῦν μιά κατασκευαστική μονάδα, τό **ζευκτικό μηχανισμό**, πού μπορεῖ εύκολα νά ἀποχωριστεῖ ἀπ' τήν ἑπαφική ἔδρα καὶ νά ἀντικατασταθεῖ, ὅταν ὁ έπιλογέας είναι συναρμολογημένος στό τηλεφωνικό κέντρο (σχ. 5.1β).

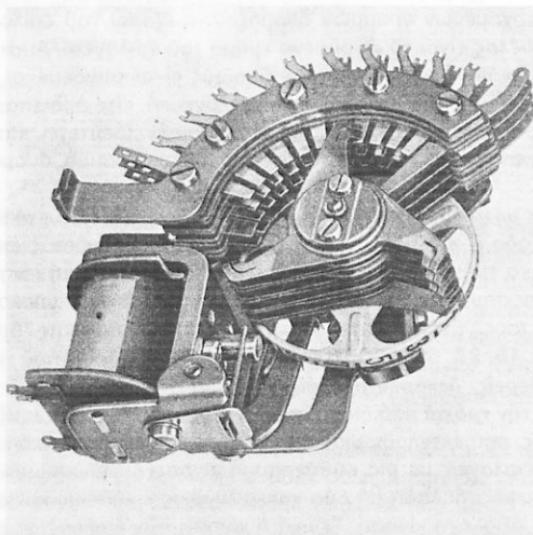

Σχ. 5.1α.
Περιστροφικός έπιλογέας.

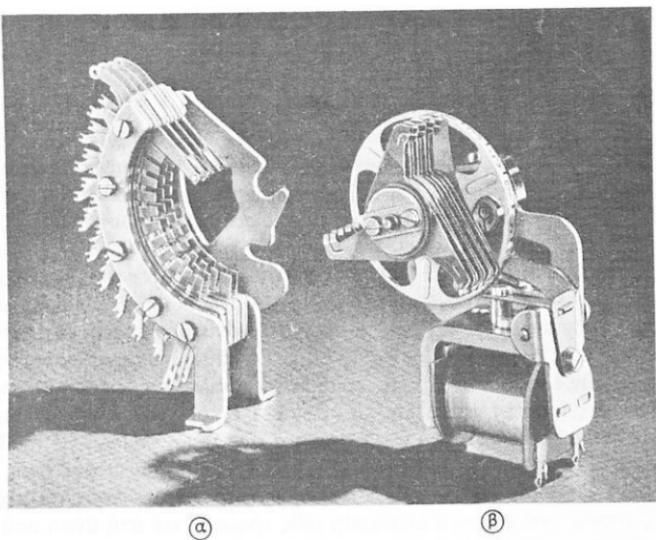


Σχ. 5.1β.

Έπαφική έδρα (a) και ζευκτικός μηχανισμός (b) περιστροφικού έπιλογέα.

Η έπαφική έδρα.

Η έπαφική έδρα αποτελείται από έπαφικά έλάσματα μονωμένα μεταξύ τους καιί τοποθετημένα σέ τμημα της περιφέρειας κύκλου τό ένα δίπλα στό άλλο καιί σέ περισσότερα έπιπεδα, όπως φαίνεται παραστατικά στό σχήμα 5.1γ. Τά έλάσματα έννοις έπιπεδου σχηματίζουν ένα **τομέα έπαφών**.

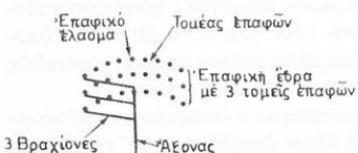

Σχ. 5.1γ.

Περιστροφικός έπιλογέας μέ τρεις βραχίονες.

Κάθε τομέας περιλαμβάνει άνάλογα μέ τό μέγεθός του 10, 15 ή 25 έξόδους, στίς οποίες συνδέονται μέ κόλληση οι άπερχόμενοι άγωγοι. Μέ κολλήσεις έπισης τοποθετούνται τά σύρματα, πού συνδέουν τίς άντιστοιχες έξόδους δρισμένου άριθμού έπιλογέων, δηλαδή ολες τίς έξόδους 1, ολες τίς 2, τίς 3 κ.ο.κ. τών έπιλογέων αυτών, σχηματίζοντας τό λεγόμενο **πολλαπλασιαστικό πεδίο** (τή χρήση τοῦ πολλαπλασιαστικοῦ πεδίου θά γνωρίσομε ἀργότερα).

Έκτος από τά έλάσματα τών έξόδων υπάρχει σέ κάθε τομέα έπαφών ένα έλασμα στήν άρχη, στό οποίο έφαπτονται οι βραχίονες, όταν δέν έργαζεται ο έπιλογέας – ή **Θέση ήρεμιας ή μηδενική θέση** – και ένα έλασμα στό τέλος, στό οποίο φθάνουν οι βραχίονες, όταν δέν βροῦν μιά έλευθερη γραμμή έξουσου γιά νά συνδε-

Θεῖ ἡ εῖσοδος — ἡ θέση ἐκστροφῆς — μὲ τῇ βοήθεια τοῦ ὅποιου ἀποστέλλεται τό σῆμα κατειλημμένου.

Τό ζευκτικό μέλος.


Τό ζευκτικό μέλος περιλαμβάνει τούς **βραχίονες** γιά τή σύνδεση τῶν ἀγωγῶν εἰσόδου - ἔξοδου, τόν **ὅδοντωτό τροχό** γιά τή μετάδοση τῆς κινήσεως ἀπ' τόν κινητήριο μηχανισμό στούς βραχίονες καί τό **ἀριθμημένο τύμπανο**, πού δείχνει, σέ συνδυασμό μέ ἔνα δείκτη, τήν ἔξοδο στήν ὅποια ἔχουν σταματήσει οι βραχίονες [σχ. 5.1β {β} καί 5.1ζ].

Ο ἐπιλογέας κατασκευάζεται συνήθως μέ τρεῖς βραχίονες στερεωμένους στόν ἄξονα τοῦ ὁδοντωτοῦ τροχοῦ. Οι δύο βραχίονες συνδέουν τούς ἀγωγούς ὀμίλιας α καί b, ὁ τρίτος τόν ἀγωγό δοκιμῆς c. Οι βραχίονες εἶναι μονωμένοι μεταξύ τους καί συναρμολογημένοι ὥ ἔνας κάτω ἀπ' τόν ἄλλο. Σέ κάθε βραχίονα ἀντιστοιχεῖ ἔνας τομέας ἐπαφικῶν ἐλασμάτων (σχ. 5.1α καί 5.1γ). Ἐπιλογέας δηλαδή μέ τρεῖς βραχίονες ἔχει τρεῖς τομεῖς ἐλασμάτων. Οι ἀγωγοί a, b καί c μιᾶς ἀπερχόμενης γραμμῆς συνδέονται σέ τρία κατακόρυφα ἐλάσματα τῶν τριών τομέων μέ τήν ἴδια σειρά πού συνδέονται οἱ ἀγωγοί a, b καί c τῆς γραμμῆς εἰσόδου στούς τρεῖς βραχίονες. Ἔτσι, ὅταν περιστρέφεται ὥ ἄξονας τοῦ ἐπιλογέα ὀλισθαίνουν ταυτόχρονα οι βραχίονες ἐπάνω στά ἐπαφικά ἐλάσματα μιᾶς γραμμῆς καί στή θέση πού σταματοῦν ἀποκαθιστοῦν τή σύνδεση τῆς γραμμῆς εἰσόδου μέ τή γραμμή ἔξοδου. Τούς βραχίονες χαρακτηρίζομε μέ τά μικρά λατινικά γράμματα a,b,c κ.ο.κ. τῶν ἀγωγῶν πού συνδέονται.



Ἐπειδή οι βραχίονες κινοῦνται σέ μιά μόνο κατεύθυνση, δέν μποροῦν δηλαδή νά κινηθοῦν καί πρός τά πίσω, γιά νά ἐπιστρέψουν στή θέση ἡρεμίας ἀπό μία θέση ἐργασίας πρέπει νά στραφοῦν στήν ἴδια κατεύθυνση. Γιά νά μειωθεῖ ὁ δρόμος τῆς ἐπιστροφῆς καί ὥ χρόνος πού ὁ ἐπιλογέας θά εἶναι ἔτοιμος νά ἔξυπηρετήσει μιά νέα σύνδεση, κατασκευάζονται οι βραχίονες μέ δύο ᾧ τρία **σκέλη**. Ἄν ή ἐπαφική ἔδρα σχηματίζει ἡμικύκλιο (15/μερεῖς ἐπιλογεῖς καί ἄνω), χρησιμοποιοῦνται βραχίονες μέ δύο σκέλη, πού ἀπέχουν μεταξύ τους 180° [σχ. 5.1δ {α}]. Ἄν ή ἐπαφική ἔδρα κατέχει τό 1/3 τῆς περιφέρειας κύκλου (10/μερεῖς ἐπιλογεῖς), χρησιμοποιοῦνται βραχίονες μέ τρία σκέλη μετατοπισμένα κατά 120° [σχ. 5.1δ {β}]. Ἔτσι ὅταν ἔνα σκέλος ἔχει φθάσει στή θέση ἐκστροφῆς, ἔνα ἄλλο σκέλος βρίσκεται ἀκριβῶς ἐμπρός στή θέση ἡρεμίας, στήν ὅποια φθάνει μέ τό ἐπόμενο βῆμα.

Ο ἀριθμός τῶν ἔξόδων ἐνός ἡμικυκλικοῦ περιστροφικοῦ ἐπιλογέα μπορεῖ νά διπλασιαστεῖ τοποθετώντας μιά δεύτερη ἐπαφική ἔδρα χαμηλότερα ἀπ' τήν πρώτη καί μιά δεύτερη ὁμάδα βραχίονων. Ἡ δεύτερη αὐτή ὁμάδα βραχίονων εἶναι μετατοπισμένη κατά 180° σχετικά μέ τήν πρώτη ὁμάδα καί βρίσκεται στό ἴδιο ύψος μέ τή δεύτερη ἐπαφική ἔδρα. Ἡ γραμμή εἰσόδου εἶναι ἀγώγιμα συνδεμένη καί μέ τίς δύο ὁμάδες βραχίονων. Στήν ἀρχή ὀλισθαίνει ἡ ἐπάνω ὁμάδα βραχίονων στήν ἐπάνω ἐπαφική ἔδρα, στήν ὅποια εἶναι συνδεμένες π.χ. οι γραμμές ἔξόδου 1 ὡς 25. Κατόπιν ὀλισθαίνει ἡ κάτω ὁμάδα βραχίονων στήν κάτω ἐπαφική ἔδρα, στήν ὅποια βρίσκονται οι γραμμές ἔξόδου 26 ὡς 50. Τό σχῆμα 5.1ε δείχνει τή διάταξη τῶν βραχίονων θεωρητικά καί στήν πράξη.

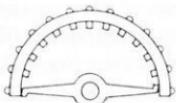
Οι βραχίονες τοῦ περιστροφικοῦ ἐπιλογέα κατασκευάζονται ἀπό μπροῦντζο, ἐνῶ τά ἐλάσματα τῆς ἐπαφικῆς ἔδρας ἀπό σκληρό χαλκό. Γιά νά ἔξασφαλιστεῖ καλή ἐπαφοδότηση, οι βραχίονες εἶναι σχισμένοι στό ἄκρο τους σχηματίζοντας δύο θέ-



(α)

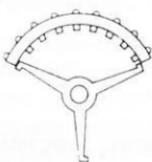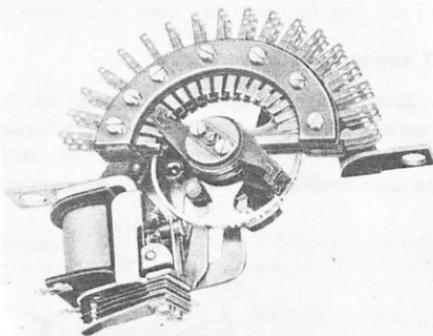


(β)

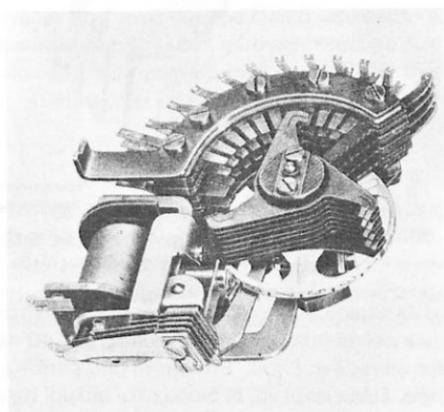

Σχ. 5.1δ.

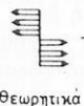
Περιστροφικοί έπιλογείς με βραχίονες δύο σκελών (α) και τριών σκελών (β).



Θεωρητικά



Στήν πράξη

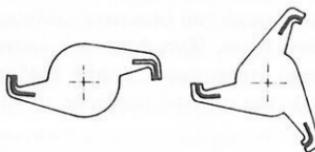

Σχ. 5.1ε.

Διπλασιασμός τῶν ἔξοδων ἐνός περιστροφικοῦ έπιλογέα μὲ τρεῖς βραχίονες.

Σχ. 5.1στ.


Βραχίονες μὲ δύο θέσεις ἐπαφῆς (διπλή ἐπαφή).

σεις ἐπαφῆς (διπλή ἐπαφή). Ἡ ἐπαφή αὐτή περιβάλλει καὶ ἀπ' τίς δύο πλευρές τους τά ἐπαφικά ἐλάσματα (σχ. 5.1στ). Ὁταν περιστρέφονται οι βραχίονες, τά ἐπαφικά

έλασμα περνοῦν μέσα άπό τίς σχισμές μέ αποτέλεσμα νά πραγματοποιεῖται έπαφή καί στίς δύο πλευρές κάθε έλασματος.

Ο κινητήριος μηχανισμός.

Ο κινητήριος μηχανισμός αποτελεῖται βασικά άπό τόν **ήλεκτρομαγνήτη περιστροφής** με κύρια μέρη τό μαγνητικό τύλιγμα έπάνω σέ πυρήνα, τό ζύγωμα καί τόν όπλισμό. Ο όπλισμός έπιμηκύνεται σέ ένα βραχίονα πρός τήν πλευρά τοῦ ξενού τοῦ ζευκτικοῦ μέλους καί φέρει στό άκον του μιά ώστική γλωσσίδα (σχ. 5.1ζ).

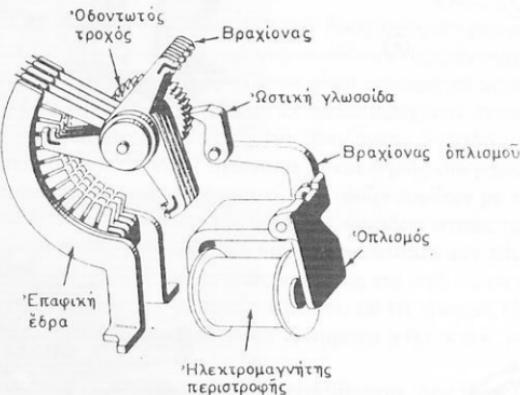

Σχ. 5.1ζ.

Μετάδοση τής κινήσεως στόν περιστροφικό έπιλογέα.

Ο περιστροφικός έπιλογέας καθοδηγεῖται μέ **παλμούς ρεύματος**. "Ένας παλμός είναι ρεύμα πολύ μικρής διάρκειας, π.χ. 40 ms. Μέ κάθε παλμό πραγματοποιοῦν οι βραχίονες ένα βῆμα. Έτσι, μετά άπο έπτα π.χ. παλμούς βρίσκονται στήν έβδομη έξοδο. Συγκεκριμένα, οι διαδοχικοί παλμοί σχηματίζουν **μία παλμοσειρά** πού όδηγειται στό τύλιγμα τοῦ ήλεκτρομαγνήτη. Ο ήλεκτρομαγνήτης διεγίρεται μέ κάθε παλμό, έλκει τόν όπλισμό του καί άμεσως μετά άποδιεγίρεται. Η κίνηση τοῦ όπλισμού μεταδίδεται μέ τή βοήθεια τοῦ βραχίονα καί τής ώστικής γλωσσίδας στόν οδοντωτό τροχό τοῦ ζευκτικοῦ μέλους, μέ αποτέλεσμα νά προχωροῦν οι βραχίονες κατά ένα βῆμα. Ένα φρακτικό έλατηριο (καστάνια), στερεωμένο στή βάση τοῦ ζευκτικοῦ μηχανισμού, πέφτει διαδοχικά στίς έσοχές τοῦ όδοντωτού τροχού καί έμποδίζει μιά στροφή του πρός τά πίσω, όταν ο όπλισμός έπιστρέφει στή θέση ή-ρεμίας.

Ο περιστροφικός έπιλογέας μπορεῖ νά πραγματοποιήσει 50 βήματα κατά μέγιστο τό δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα αύτή συνδυασμένη μέ τίς σημαντικές τριβές τών βραχίονων στά έπαφικά έλασματα άπαιτει μεγάλη κατανάλωση ένέργειας γιά τήν κίνηση τοῦ έπιλογέα. Γι' αύτό τό λόγο τό τύλιγμα τοῦ ήλεκτρομαγνήτη κατασκευάζεται μέ χαμηλή άντισταση (60Ω), συνδέεται κατ' εύθειαν σέ τάση 60 V καί διεγίρεται μέ 1 A. Η άπορροφούμενη ίσχυς είναι έπομένως $60 \times 1 = 60 \text{ W}$ καί κατά πολύ μεγαλύτερη άπό τήν ίσχυ ένός ρωστήρα, πού δέν ξεπερνά τά 6 W. Ένω ίμως ή φόρτιση τοῦ ρωστήρα είναι συνεχής, ο έπιλογέας φορτίζεται γιά μικρό μό-

νο διάστημα, όσο διαρκεί ή καθοδήγησή του στή θέση έργασίας (όδοθέτηση) και κατόπιν ή έπιστροφή του στή θέση ήρεμίας. Μετά τήν άποκατάσταση τής συνδέσεως ό επιλογέας δέν άπορροφά ισχύ.

Oι έπαφεις τοῦ ἐπιλογέα.

Ἡ λειτουργία τοῦ ἐπιλογέα ἔξυπηρετεῖται ἀπό ὄρισμένους έπαφεῖς πού ἐνεργοποιοῦνται μηχανικά ἀπό τὸν ἴδιο τὸν ἐπιλογέα. Οἱ σπουδαιότεροι ἀπό αὐτούς εἰναι:

- Οἱ **έπαφεῖς περιστροφῆς**, πού μπαίνουν σὲ λειτουργία μέ τὸν ὀπισμό τοῦ μαγνήτη σὲ κάθε βῆμα τοῦ ἐπιλογέα καὶ χρησιμεύουν γιά νά ἀνοίγουν καὶ νά κλείνουν διάφορα κυκλώματα.
- Οἱ **μηδενικοὶ έπαφεῖς**, πού κατευθύνονται ἀπό ἔκκεντρα καὶ δείχνουν ὃν ὁ ἐπιλογέας εἶναι στή θέση ήρεμίας ἢ ἔχε μπεῖ σέ λειτουργία.

Χρήση τοῦ ἐπιλογέα.

Ο περιστροφικός ἐπιλογέας χρησιμοποιεῖται βασικά σάν **προεπιλογέας**. Κάθε συνδρομητής ἔχει ἀποκλειστικά δικό του ἔνα προεπιλογέα, ὅπως θά γνωρίσομε λεπτομερειακά ἀργότερα, πού τὸν συνδέει μέ ἔνα ἐλεύθερο ὁδικό ἐπιλογέα.

Μιά ἄλλη χρήση του εἶναι ἡ **ἐνταμίευση ψηφίων**, δηλαδή ἡ συγκράτηση γιά ὅσο χρονικό διάστημα ἀπαιτεῖ ἡ ἐπεξεργασία τους, τῶν ψηφίων ἐνός ἀριθμοῦ. Ἡ ἔξοδος, στήν οποία ὀδηγεῖται ὁ ἐπιλογέας, χαρακτηρίζει τό ψηφίο πού ἔχει ἐνταμιεύεται.


Β) Υψοστροφικός ἐπιλογέας.

Οι βραχίονες τοῦ ύψοστροφικοῦ ἐπιλογέα ἔκτελοῦν δύο διαφορετικές κινήσεις γιά νά φύλασουν ἀπό τή θέση ήρεμίας στή θέση έργασίας: **ἀνυψώνονται** (εύθύγραμμη κίνηση) καὶ **περιστρέφονται** (κυκλική κίνηση). Τό ζευκτικό μέλος καὶ ὁ κινητήριος μηχανισμός ἀποτελοῦν, ὅπως στόν περιστροφικό ἐπιλογέα, μιά κατασκευαστική μονάδα (ζευκτικός μηχανισμός), πού εὔκολα μπορεῖ νά ἀποχωριστεῖ ἀπό τὸν ὑπόλοιπο ἐπιλογέα.


Η έπαφική ἔδρα.

Ο ύψοστροφικός ἐπιλογέας εἶναι κατά κανόνα 100/μερής. Ἡ έπαφική του ἔδρα ἔχει 100 ἔξόδους, ταξινομημένες σέ 10 ἐπίπεδα τῶν 10 ἔξόδων (δεκάδες). Μετά τή 10η ἔξοδο ὑπάρχει συνήθως μιά 11η έπαφική θέση, ἡ θέση ἐκστροφῆς. Ἐτοι ὁ ἐπιλογέας ἔχει συνολικά $10 \times 11 = 110$ έπαφικά ἐλάσματα. Τά ἐλάσματα αὐτά κατέχουν τό 1/4 περίπου (90°) τῆς ἐπιφάνειας ὄρθου κυλίνδρου καὶ εἶναι τοποθετημένα ἀκτινωτά (σχ. 5.1η). Τό ἐσωτερικό τους ἄκρο, στό ὅποιο πραγματοποιεῖται ἡ έπαφή μέ τούς βραχίονες, δείχνει πρός τὸν ἄξονα τοῦ ζευκτικοῦ μέλους, ἐνώ τό ἐξωτερικό τους ἄκρο ἔχει πίσω ἀπό τήν έπαφική ἔδρα καὶ καταλήγει σέ δύο ἐλασμάτια συγκολλήσεως (δριὰ συγκολλήσεως). Στό ἔνα ἐλασμάτιο συγκολλοῦνται οἱ ἀπερχόμενοι ἀγωγοί, στό ἄλλο οἱ ἀγωγοί τοῦ πολλαπλασιαστικοῦ πεδίου.

Γιά τήν καθοδήγηση τοῦ ύψοστροφικοῦ ἐπιλογέα σέ μιά συγκεκριμένη ἔξοδο ἀπαιτοῦνται **δύο παλμοσειρές**. Ἡ πρώτη σειρά ἀνυψώνει τούς βραχίονες στήν ἀντίστοιχη δεκάδα, ἐνώ ἡ δεύτερη τούς περιστρέφει στή δεκάδα αὐτή καὶ τούς φέρνει στήν ἀντίστοιχη ἔξοδο (θέση έργασίας) (σχ. 5.1θ). Ἄν π.χ. ἡ πρώτη παλμοσειρά ἔχει 7 παλμούς καὶ ἡ δεύτερη 4, ἔκτελοῦν οἱ βραχίονες 7 βήματα ἀνυψώσεως καὶ

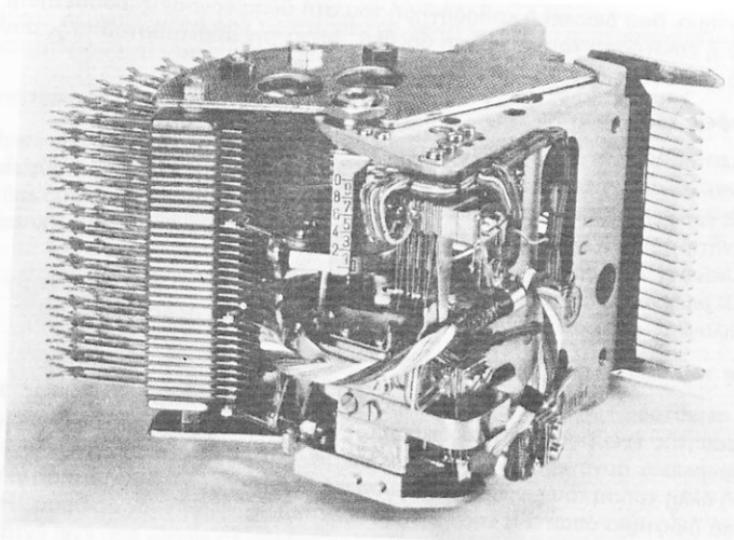

Σχ. 5.1η.
Υψοστροφικός έπιλογέας 100/μερής.

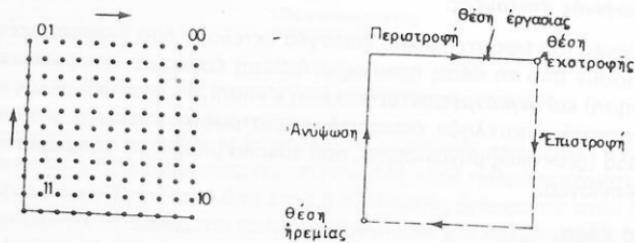

Σχ. 5.1θ.


100/μερής έπαφική έδρα και κινήσεις των βραχιόνων του ύψοστροφικού έπιλογέα.
έρχονται στήν άρχη της έβδομης δεκάδας, κατόπιν 4 βήματα περιστροφής στό έπι-
πεδο της δεκάδας αύτης και φθάνουν στήν ξέσοδο 4.

Για τήν έπιστροφή στή θέση ήρεμίας κατά τήν άπολυση τής συνδέσεως, περι-
στρέφονται οι βραχίονες συνέχεια έπάνω στή δεκάδα, ξεπερνοῦν τήν τελευταία έ-
παφική θέση (θέση έκστροφής) και πέφτουν κατακόρυφα, όπως φαίνεται στό σχή-
μα 5.1θ. Άμεσως μετά έπιστρέφουν μέ τή βοήθεια ένός έλατηρίου, πού είχε τεν-
τωθεῖ κατά τήν περιστροφική κίνηση, στή θέση ήρεμίας. Στή θέση αύτή βρίσκον-
ται οι βραχίονες έξω άπό τήν έπαφική έδρα.

Τό ζευκτικό μέλος.

Τό ζευκτικό μέλος περιλαμβάνει τούς **βραχίονες** ή **ψηκτρες**, ένα **όδοντωτό κανό-**
να γιά τήν άνυψωση και ένα **όδοντωτό τύμπανο** γιά τήν περιστροφή τών βραχιό-
νων (σχ. 5.11). Ο έπιλογέας έχει συνήθως τρεις βραχίονες κατασκευασμένους α-

πό διπλά μπρούντζινα έλάσματα. Σέ κάθε βραχίονα, μέ τόν όποιο είναι συνδεμένος ένας άγωγός της γραμμής είσοδου, άντιστοιχεῖ συνήθως μιά έπαφική έδρα μέ $10 \times 11 = 110$ έπαφικά έλάσματα. "Οπως οι βραχίονες είναι συναρμολογημένοι κατακόρυφα, έτσι και οι έδρες βρίσκονται ή μιά κάτω άπο τήν άλλη.

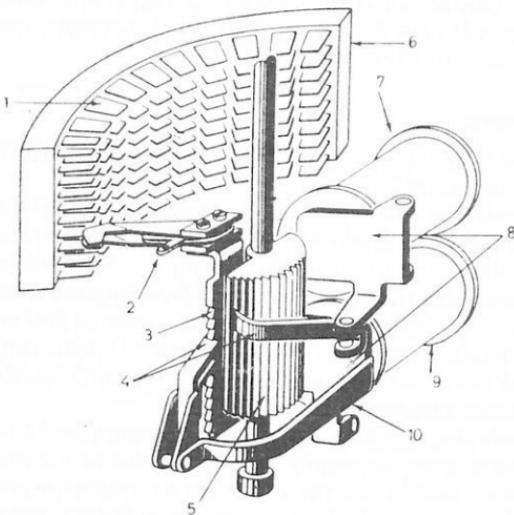

Σχ. 5.1.

Ζευκτικός μηχανισμός ύψοστροφικού έπιλογέα:

- 1) Έπαφικό έλασμα.
- 2) Βραχίονες.
- 3) Όδοντωτός κανόνας.
- 4) Ωστική γλωσσίδα.
- 5) Όδοντωτό τύμπανο.
- 6) Έπαφική έδρα.
- 7) Μαγνήτης περιστροφής.
- 8) Οπλισμός.
- 9) Μαγνήτης άνυψωσεως.
- 10) Βραχίονες μαγνήτη.

'Ο κινητήριος μηχανισμός.

Γιά τήν κίνηση τοῦ έπιλογέα χρησιμοποιοῦνται δύο ήλεκτρομαγνήτες (σχ. 51ι). Ο μαγνήτης άνυψωσεως άνυψώνει μέ τή βοήθεια τοῦ όδοντωτού κανόνα, στόν όποιο μεταδίδεται ή κίνηση τοῦ όπλισμού μέσω τοῦ βραχίονά του και τής ωστικῆς γλωσσίδας, βήμα πρός βήμα τούς βραχίονες. Ο μαγνήτης περιστροφής μεταδίδει τίς έλξεις τοῦ όπλισμού του στό όδοντωτό τύμπανο και έξαναγκάζει τούς βραχίονες νά περιστρέφονται βήμα πρός βήμα.

Ο ύψοστροφικός έπιλογέας μπορεῖ νά πραγματοποιήσει 40 βήματα περιστροφῆς κατά μέγιστο τό δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα άνυψωσεώς του είναι σημαντικά μικρότερη (10 βήματα περίπου άνα δευτερόλεπτο).

Οι έπαφεις τοῦ έπιλογέα.

Η λειτουργία τοῦ έπιλογέα έξυπηρετεῖται άπό μιά σειρά μηχανικῶν έπαφέων, που ίντεργοποιοῦνται άπό τόν ίδιο στίς διάφορες φάσεις τής κινήσεώς του. Οι σπουδαιότεροι είναι:

— **Κεφαλικοί έπαφεις:** Χαρακτηρίζουν τήν παραμονή τοῦ έπιλογέα στή θέση ή-

ρεμίας καί τήν άπομάκρυνσή του άπό αύτήν. Ἐνεργοποιοῦνται μέ τό πρῶτο βῆμα άνυψωσεως.

— **Άξονικοί έπαφεῖς:** Χαρακτηρίζουν τήν εναρξη τῆς περιστροφῆς κινήσεως τοῦ ἐπιλογέα. Ἐνεργοποιοῦνται μέ τό πρῶτο βῆμα περιστροφῆς.

— **Έπαφεῖς έκστροφῆς:** Χαρακτηρίζουν τό τέλος τῆς περιστροφικῆς κινήσεως ὅταν ὁ ἐπιλογέας δέν ἔχει βρεῖ ἐλεύθερη ἔξοδο. Ἐνεργοποιοῦνται μέ τήν ἄφιξη τῶν βραχιόνων στή θέση έκστροφῆς.

Χρήση τοῦ ἐπιλογέα.

‘Ο ύψοστροφικός ἐπιλογέας χρησιμοποιεῖται βασικά σάν **όδικός** καί σάν **τελικός** ἐπιλογέας στήν ἀποκατάσταση μιᾶς συνδέσεως.

Σάν **όδικός ἐπιλογέας** καθοδηγεῖται στήν ἀνύψωσή του άπό τό συνδρομητή. Ἐπιλέγει ό συνδρομητής τό ψηφίο 7 μέ τό δίσκο του καί ἀποστέλλονται στόν ἐπιλογέα 7 παλμοί, πού τόν ἀνύψωνουν στήν ἔβδομη δεκάδα. Ἡ κίνησή του αύτή ὀνομάζεται **εξαναγκασμένη κίνηση** καί ἡ ἐπιλογή **εξαναγκασμένη ἐπιλογή**. Στή δεκάδα πού ἔχει ἀνύψωθει περιστρέφεται ό ἐπιλογέας ὥσπου νά βρεῖ μιά ἐλεύθερη ἔξοδο, χωρίς νά κατευθύνεται ἀπό τό συνδρομητή, μέ τή βοήθεια παλμῶν, πού δημιουργοῦνται ἀπό ἕνα ειδικό κύκλωμα. Ἡ κίνησή του αύτή ὀνομάζεται **ἐλεύθερη κίνηση** καί ἡ ἐπιλογή **ἐλεύθερη ἐπιλογή**.

Σάν **τελικός ἐπιλογέας** καθοδηγεῖται ἀπό τό συνδρομητή, ἐκτός ἀπό τήν ἀνύψωση, καί στήν περιστροφική του κίνηση. Ἀφοῦ ἀνυψωθεῖ μέ τήν ἐπιλογή ἐνός ψηφίου στήν ἀντίστοιχη δεκάδα, π.χ. τήν 7, ἐπιλέγει ό συνδρομητής τό ἐπόμενο ψηφίο π.χ. τό 3, πού δημιουργεῖ τρεῖς παλμούς καί τόν καθοδηγεῖ στήν ἀντίστοιχη ἔξοδο, δηλαδή τήν 3 τῆς δεκάδας 7, ἡ τήν 73 τοῦ ἐπιλογέα.

5.2 Κινητηριακός περιστροφικός ἐπιλογέας μέ ευγενή μέταλλα (ἐπιλογέας EMD)*.

‘Ο κινητηριακός ἐπιλογέας ἑκτελεῖ μιά μόνο περιστροφική κίνηση, ὅπως ό περιστροφικός ἐπιλογέας πού περιγράψαμε. Ἀντίθετα ὅμως μ' αύτόν, ἡ κίνησή του δέν πραγματοποιεῖται βῆμα πρός βῆμα μέ τή βοήθεια ἡλεκτρομαγνήτη, βραχίονα καί ωστικῆς γλωσσίδας, ἀλλά ὀμαλά καί χωρίς διακοπές μέσω ἐνός ἡλεκτροκινητήρα.

Τό **ζευκτικό** μέλος καί ό κινητήριος μηχανισμός ἀποτελοῦν καί στόν κινητηριακό ἐπιλογέα μιά κατασκευαστική μονάδα, τόν **πορειακό μηχανισμό**, πού εύκολα συναρμολογεῖται στήν ἑπαφική ἔδρα.

‘Η ὀνομασία «ἐπιλογέας μέ εύγενή μέταλλα» προέρχεται ἀπό τό ὅτι ὄρισμένες ἑπαφικές θέσεις τοῦ ἐπιλογέα εἶναι ἐπιστρωμένες μέ εύγενές μέταλλο.

Ἡ ἑπαφική ἔδρα.


‘Ἡ ἑπαφική ἔδρα κατασκευάζεται μέ 57×4 ἑπαφικές θέσεις τοποθετημένες ἡ-μικυκλικά σέ 4 ἑπίπεδα τῶν 57 θέσεων. Ἀπό τίς θέσεις αύτές 56×4 μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν γιά τή σύνδεση 56 ἀπερχομένων γραμμῶν. Σέ κάθε γραμμή ἀν-

* EMD ἀπό τά ἀρχικά τῶν γερμανικῶν λέξεων Edelmetall - Motor - Drehwähler.

τιστοιχούν 4 κατακόρυφες έπαφικές θέσεις πού έξυπηρετούνται από μιά όμαδα τεσσάρων κατακόρυφα συναρμολογημένων βραχιόνων.

Μία δεύτερη έπαφική έδρα έπάνω από τήν πρώτη μέ τήν όμαδα τῶν βραχιόνων της μετατοπισμένη κατά 180° σχετικά μέ τούς βραχίονες τῆς κάτω έδρας, δίνει ένα έπιλογέα μέ $2 \times 56 = 112$ έξόδους. Στήν πρώτη έδρα συνδέονται οι γραμμές 1 ὡς 56, τίς οποῖες έλεγχει ή κάτω όμαδα βραχιόνων, στή δεύτερη έδρα οι γραμμές 57 ὡς 112, οι οποῖες έλεγχονται άμεσως μετά από τήν έπάνω όμαδα βραχιόνων [σχ. 5.2a (a)].

Τέσσερις έπαφικές έδρες μέ τέσσερις όμαδες βραχιόνων σχηματίζουν ένα έπιλογέα $56 \times 4 = 224$ έξόδων. Στήν περίπτωση αυτή δύο όμαδες βραχιόνων έλεγχουν **ταυτόχρονα** δύο άπερχόμενες γραμμές γιά νά διαπιστώσουν αν είναι έλευθερες ή κατειλημένες [σχ. 5.2a (β)]. 'Ο ρωστήρας δοκιμῆς P_1 ή P_2 τῆς όμαδας πού συναντά πρώτη μιά έλευθερη γραμμή, διεγείρεται καί προκαλεῖ τό σταμάτημα τοῦ έπιλογέα. Μέσω τῆς όμαδας αυτῆς τῶν βραχιόνων συνδέεται ή είσερχόμενη μέ τήν άπερχόμενη γραμμή. 'Αν ταυτόχρονα καί οι δύο όμαδες βραχιόνων συναντήσουν δύο έλευθερες γραμμές, διεγείρονται καί οι δύο ρωστήρες P_1 , P_2 . 'Ο ένας όμως ρωστήρας έχει προτεραιότητα καί άμεσως μετά άποσυνδέει τόν άλλο. "Όταν τελειώσει ο έλεγχος τῶν γραμμῶν τῶν έδρων 1 καί 2, άρχιζει ο έλεγχος τῶν γραμμῶν τῶν έδρων 3 καί 4 από τίς άλλες δύο όμαδες βραχιόνων, πού είναι μετατοπισμένες σχετικά μέ τίς πρώτες κατά 180° .

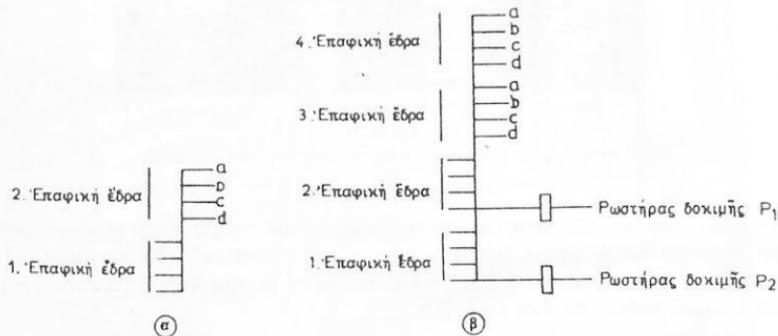


Σχ. 5.2a.

Διάταξη τῶν βραχιόνων στόν έπιλογέα EMD:
 α) Έπιλογέας 112 έξόδων. β) Έπιλογέας 224 έξόδων.

Η έπαφική έδρα τοῦ κινητηριακοῦ έπιλογέα μέ εύγενην μέταλλα διαφέρει σημαντικά από τήν έδρα τοῦ κοινοῦ περιστροφικοῦ έπιλογέα. Συγκεκριμένα, δέν άποτελεῖται από έλάσματα τοποθετημένα σέ στρώσεις, στά όποια συγκολλοῦνται τά σύρματα τοῦ πολλαπλασιαστικοῦ πεδίου, άλλα από **πλάκες** μονωτικοῦ υλικοῦ, έπάνω στίς οποῖες είναι στερεωμένες λεπτές όρειχαλκίνες λουρίδες (σχ. 5.2β).

Γιά τή συναρμολόγηση τῶν πλακῶν χρησιμοποιούνται πλαίσια από άλουμινιο (σχ. 5.2γ). Κάθε πλαίσιο περιλαμβάνει ήμικυκλικούς όδοντωτούς τομεῖς. Οι πλάκες

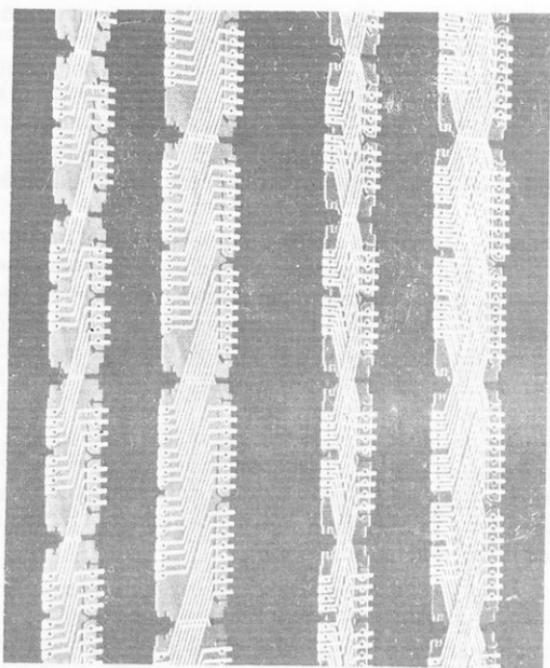

Σχ. 5.2β.


Λουρίδες πολλαπλασιαστικού πεδίου τοῦ έπιλογέα EMD.

στερεώνονται άκτινωτά στίς έσοχές τῶν τομέων καί σχηματίζουν τήν **έπαφική ἔδρα** τῶν έπιλογέων μέ τίς έπαφικές θέσεις στό έσωτερικό τοῦ πλαισίου καί τό **πολλαπλασιαστικό πεδίο** στό έξωτερικό. Ὁ χῶρος μεταξύ δύο μεγάλων όδοντωτῶν τομέων ἀνήκει σέ ἓνα έπιλογέα.

Tό ζευκτικό μέλος.


Τό σχῆμα 5.2δ δείχνει ἀναλυτικά τό ζευκτικό μέλος ἐνός έπιλογέα 112 έξόδων. Οι δύο όμάδες βραχιόνων εἶναι στερεωμένες ἐπάνω σ' ἓνα φορέα ἀπό ἀλουμίνιο. Στή βάση τοῦ φορέα βρίσκεται ὁ μεγάλος όδοντωτός τροχός, μέσω τοῦ ὃποίου μεταβιβάζεται ἡ κίνηση ἀπό τόν κινητήριο μηχανισμό στούς βραχίονες. Ἐπάνω ἀπό τόν τροχό εἶναι τοποθετημένος ἕνας δακτύλιος μέ τούς ἀριθμούς τῶν έξόδων, ὥστε νά μπορεῖ νά διαπιστωθεῖ σέ ποιά έξοδο ἔχουν τοποθετηθεῖ οἱ βραχίονες. Στή βάση τοῦ φορέα βρίσκονται ἐπίσης, χωρίς νά φαίνονται στό σχῆμα, δύο ἑκκεντροφόροι δίσκοι πού κατευθύνουν τή λειτουργία εἰδικῶν έπαφέων τοῦ έπιλογέα (μηδενικοί έπαφεῖς, έπαφεῖς ἑκστροφῆς κλπ.).

Στόν ἄξονα τοῦ φορέα τῶν βραχιόνων ἔφαρμόζεται σταθερά ἕνας κύλινδρος ἀπό μονωτικό ύλικό, ἐπάνω στόν ὃποῖο εἶναι τοποθετημένα μεταλλικά δακτυλίδια. Τά δακτυλίδια συνδέονται στούς ἀγωγούς τῆς γραμμῆς εἰσόδου καί χρησιμεύουν

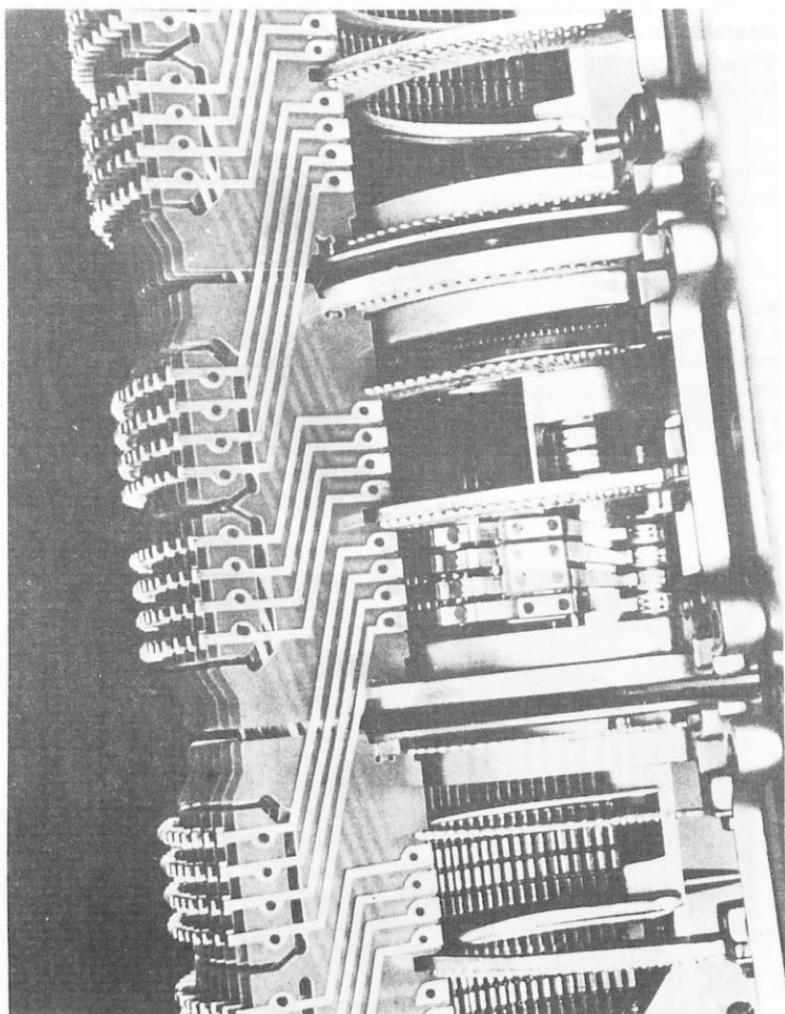


Σχ. 5.2γ.
*Επαφική ξύρα του έντολγέα EMD.

γιά τήν προσαγωγή τῶν ρευμάτων τῶν ἀγωγῶν αὐτῶν στούς βραχίονες. "Όταν περιστρέφεται ὁ φορέας τῶν βραχιόνων γύρω στὸν ἄξονά του, ὅλισθαίνουν οἱ βραχίονες μὲ τό ἔνα ἄκρο τους ἐπάνω στὰ δακτυλίδια καὶ μὲ τό ἄλλο ἄκρο ἐπάνω στίς ἑπαφικές θέσεις τῆς ἑπαφικῆς ἔδρας (σχ. 5.2δ καὶ 5.2ε). Γιά νά ἔχασφαλιστεῖ καλῇ ἑπαφοδότηση, οἱ βραχίονες εἶναι σχισμένοι στὸ ἄκρο τους σχηματίζοντας θέση διπλῆς ἑπαφῆς.

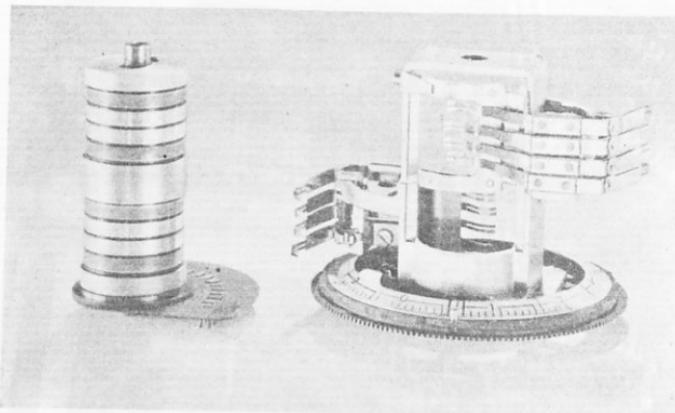

Σχ. 5.2δ.
Ζευκτικό με λος ἑπιλογέα EMD τεσσάρων βραχιόνων.

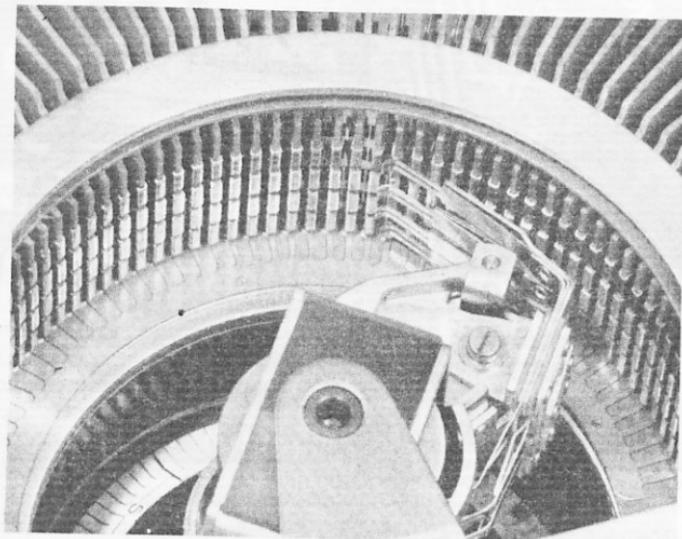


Σχ. 5.2ε.
Ζευκτικό μέλος καὶ ἑπαφική ἔδρα τοῦ ἑπιλογέα EMD τεσσάρων βραχιόνων.

Από τους τέσσερις βραχίονες μιᾶς όμάδας οι δύο μεσαῖοι συνδέουν τους άγωγούς όμιλίας α και β. Οι βραχίονες αύτοι είναι έπιστρωμένοι στά ακρα τους μέ εύγενές μέταλλο και δέν έφαπτονται στήν κατάσταση ήρεμίας και κατά τή διάρκεια τής κινήσεως τού έπιλογέα στά δακτυλίδια και στίς έπαφικές θέσεις τής έδρας. "Ετοι άποφεύγεται ή φθορά τών βραχίονων και ή μεταβίβαση παρασίτων στούς άγωγούς όμιλίας. "Οταν φθάσει ή όμάδα τών βραχίονων στή θέση έργασίας, έλκονται οι βραχίονες μέ τή βοήθεια ήλεκτρομαγνήτη και πραγματοποιεῖται ή έπαφή τών βραχίονων μέ τά δακτυλίδια και τίς έπαφικές θέσεις. Κάθε όμάδα βραχίονων έχει δικό της ήλεκτρομαγνήτη τοποθετημένο στό έσωτερικό τού κυλίνδρου μέ τά δακτυλίδια.

Οι δύο έξωτερικοί βραχίονες τών άγωγῶν δοκιμῆς και καθοδηγήσεως δέν είναι έπιστρωμένοι μέ εύγενές μέταλλο και όλισθαίνουν συνεχῶς στήν έσωτερική έπιφάνεια τής έπαφικής έδρας και έπάνω στά δακτυλίδια.

Ό κινητήριος μηχανισμός.

Βασικό στοιχείο τού κινητήριου μηχανισμοῦ είναι ο **ήλεκτροκινητήρας** (σχ. 5.2στ). Ό κινητήρας τροφοδοτεῖται μέ συνεχές ρεύμα και άποτελεῖται από δύο ήλεκτρομαγνήτες τοποθετημένους σέ αξονες κάθετους δένας στόν άλλο, πού σχηματίζουν τό στάτη, και άπό ένα όπλισμο χωρίς τύλιγμα, πού χρησιμεύει σά ρότορας. Ή περιστροφή τού όπλισμού κατευθύνεται από τόν ίδιο τόν έπιλογέα μέ δύο έπαφεις, τούς **κινητηριακούς έπαφεις**, πού λειτουργούν μέ τή βοήθεια διακοπτικού δίσκου τοποθετημένου στόν αξονα τού όπλισμού.

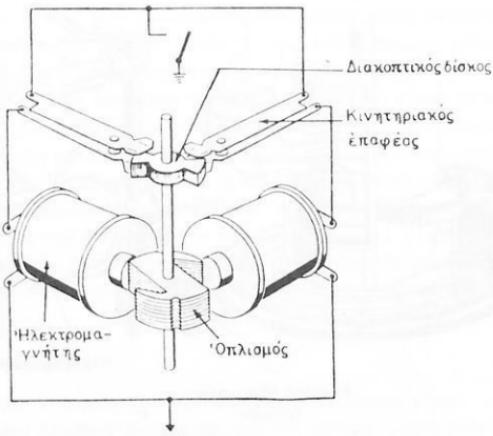


Σχ. 5.2στ.

Άρχή λειτουργίας τού ήλεκτροκινητήρα τού έπιλογέα EMD.


Οι έπαφεις συνδέουν διαδοχικά τούς ήλεκτρομαγνήτες στό κύκλωμα τροφοδοτήσεως, ώστε ο όπλισμός έλκεται στήν άρχη άπό τόν ένα μαγνήτη, κατόπιν άπό τόν άλλο, μετά πάλι άπό τόν πρώτο κ.ο.κ. μέ άποτέλεσμα νά περιστρέφεται. Γιά νά έξασφαλιστεῖ όμαλή κίνηση τού όπλισμού στήν ίδια πάντοτε φορά, κάθε κύριος

πόλος του έχει ένα βοηθητικό πόλο πρός τήν κατεύθυνση τής περιστροφής. "Οταν περάσει ρεύμα από τό πηνίο, π.χ. τό M_2 , ή μαγνητική ροή κλείνει όπως φαίνεται στό σχήμα 5.2ζ (α). Γιά νά μειωθεῖ σσο είναι δυνατόν ή αντίσταση τοῦ μαγνητικοῦ κυκλώματος, έλκεται ὁ κύριος πόλος καὶ ὁ ὀπλισμός ἔρχεται στή θέση τοῦ σχήματος 5.2ζ (β) στήν όποια οι μαγνητικές γραμμές έχουν τή μικρότερη δυνατή διαδρομή καὶ ἡ μαγνητική ροή τή μεγαλύτερη τιμή (κάθε μαγνητικό κύκλωμα έχει τήν τάση νά μειώνει κατά τό δυνατόν τήν αντίστασή του). Τήν έπόμενη στιγμή διακόπτεται τό κύκλωμα τοῦ M_2 καὶ κλείνει τό κύκλωμα τοῦ M_1 . 'Ο μαγνήτης M_1 , έλκει τώρα τόν ὀπλισμό του, όπως προηγουμένως ὁ μαγνήτης M_2 , καὶ ἔρχεται στή θέση τοῦ σχήματος 5.2ζ (γ). 'Έτσι από τήν άρχική του θέση ὁ ὀπλισμός στράφηκε κατά 90° .

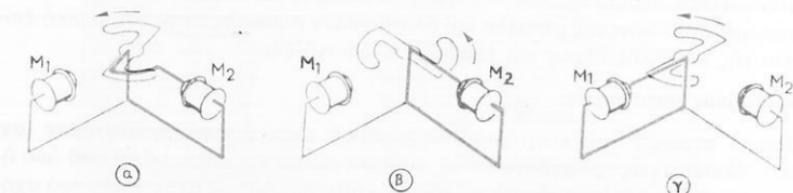

Σχ. 5.2ζ.

Έρμηνεία τής κινήσεως τοῦ ὀπλισμοῦ τοῦ ἐπιλογέα EMD.

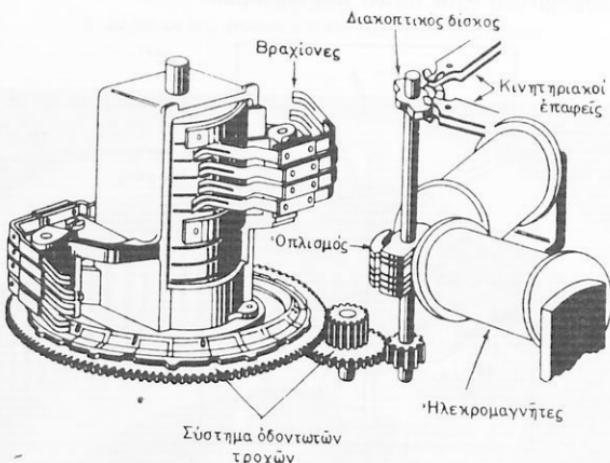


Σχ. 5.2η.

Μετάδοση τής κινήσεως στούς βραχίονες τοῦ ἐπιλογέα EMD.

"Η ταχύτητα περιστροφής τοῦ ὀπλισμοῦ ἀνέρχεται σέ 3000 στροφές τό λεπτό. 'Η ταχύτητα αὐτή μειώνεται σέ 160 ὥς 180 βήματα τῶν βραχιόνων τό λεπτό, μέσω ἐνός συστήματος ὁδοντωτῶν τροχών, πού μεταβιβάζει τήν κίνηση ἀπό τόν ξόνα τοῦ κινητήρα στό ζευκτικό μέλος (σχ. 5.2η) (160 ὥς 180 βήματα ἔκτελεῖ ὁ ἐπιλογέας στή δεκαδοπορεία, πού θά γνωρίσομε στή συνέχεια, ἐνώ στή μοναδοπο-

ρεία έκτελει 130 ώς 150 βήματα τό λεπτό). Στροφή του όπλισμού κατά 90° άντι-στοιχεί σέ ένα βήμα τών βραχίονων άπό έπαφική θέση σέ έπαφική θέση της έπαφικής έδρας. Για νά σταματήσει ό επιλογέας διοχετεύεται ρεῦμα *ταυτόχρονα* καί στούς δύο ήλεκτρομαγνήτες.

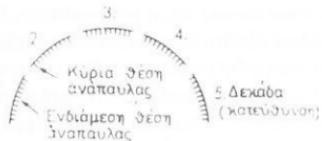

Σχ. 5.2θ.
Τομέας έπαφικών θέσεων της έπαφικής έδρας
τού επιλογέα EMD.

Η άδοθέτηση του επιλογέα από τό συνδρομητή κατά τήν έπιλογή μέ **έξαναγκα-σμένη κίνηση** πραγματοποιείται μέ τόν έξης τρόπο: Τό σχήμα 5.2θ δείχνει ένα τομέα έπαφικών θέσεων της έπαφικής έδρας τού κινητηριακού έπιλογέα μέ τίς δεκάδες 1 ώς 5. Οι δεκάδες 6 ώς 10 βρίσκονται στή δεύτερη έπάνω έδρα καί έξυπρετούνται από τή δεύτερη άρχη βραχίονων. "Αν κατά τήν έπιλογή τής δεκάδας έπιλεξει ό συνδρομητής π.χ. τό ψηφίο 4, θά πρέπει οι βραχίονες νά βρίσκονται μετά τό τέλος του τέταρτου παλμού στήν άρχη τής τέταρτης δεκάδας. Αύτό έπιτυχάνεται μέ ειδική κίνηση του έπιλογέα, τή **δεκαδοπορεία**, στήν οποία οι βραχίονες διανύουν μέ ένα παλμό **δέκα** έπαφικές θέσεις. Έπειδή ένας παλμός διαρκεί περισσότερο από όσο χρειάζεται γιά νά διανυθεῖ μιά δεκάδα, έχει προβλεφτεί νά σταματούν οι βραχίονες σέ μιά ένδιάμεση έπαφική θέση τής προηγούμενης δεκάδας (κατά κανόνα στό έκτο βήμα), πού όνομάζεται **ένδιάμεση θέση άνάπauλας**, καί νά περιμένουν έδω τό τέλος του παλμού. Άμέσως μετά καί μέχρι νά φθάσει ό έπομενος παλμός συνεχίζουν τήν πορεία τους καί φθάνουν στήν άρχη τής δεκάδας πού έχει έπιλεγεί, π.χ. τής τέταρτης δεκάδας, πού χαρακτηρίζεται **κύρια θέση άνάπauλας**.

Μετά τήν έπιλογή τής δεκάδας άναζητεί ό επιλογέας μιά έλευθερη γραμμή μέσα στή δεκάδα (έλευθερη έπιλογή) ή καθοδηγείται μέ ένα δεύτερο ψηφίο, π.χ. τό ψηφίο 3, μέ **έξαναγκασμένη κίνηση**, στήν τρίτη έπαφική θέση τής δεκάδας αύτης. Ή κίνηση του αύτη όνομάζεται **μοναδοπορεία**. Άμέσως μετά τή δεκαδοπορεία ρυθμίζονται οι ρωστήρες τού έπιλογέα γιά τή μοναδοπορεία. Ή **έλευθερη κίνηση** τού έπιλογέα έπιτυχάνεται διοχετεύοντας στόν κινητήρα συνεχῶς ρεῦμα μέχρι νά βρούν οι βραχίονες μιά έλευθερη γραμμή έξοδου ή νά φθάσουν στή θέση έκστροφής.

Oι έπαφεῖς τού έπιλογέα.

Οι σπουδαιότεροι έπαφεῖς τού κινητηριακού έπιλογέα είναι:

- *Oι κινητηριακοί έπαφεῖς m₁ καί m₂* γιά τήν καθοδήγηση τών ήλεκτρομαγνητών τού κινητήρα πού γνωρίσαμε πιό πάνω.
- *Oι μηδενικοί έπαφεῖς m_o*, πού ένεργοποιούνται μόλις έγκαταλείψει ό έπιλογέας τή μηδενική του θέση. Ή κατάστασή τους δείχνει αν ό έπιλογέας βρίσκεται σέ θέση ήρεμίας ή έργασίας.

Χαρακτηριστικά καί χρήση τού κινητηριακού έπιλογέα.

Ό έπιλογέας άδοθετείται σέ έλαχιστο χρόνο χάρη στή μεγάλη του ταχύτητα.


Κινεῖται όμαλά, χωρίς κραδασμούς καί γι' αυτό φθείρεται πολύ λίγο. Άπαιτεī έλάχιστη συντήρηση. "Εχει μεγάλο άριθμό έξοδων μέ δυνατότητα συνδέσεως πλήθους άπερχομένων γραμμών. "Εχει μεγάλο άριθμό βραχιόνων (μέχρι 8 βραχίονες μπορούν νά χρησιμοποιηθοῦν γιά τή σύνδεση δύο γραμμών). Τό πολλαπλασιαστικό του πεδίο δέν άπαιτεī κολλήσεις.

Στόν ύψοστροφικό έπιλογέα ή διαίρεση τῶν «δεκάδων» είναι προκαθορισμένη άπό τήν κατασκευή του. "Εχει δέκα έπιπεδα μέ δέκα έξοδους τό καθένα (δεκάδες). Στόν κινητηριακό έπιλογέα, άντιθετα, μπορούμε νά ρυθμίσουμε κατά βούληση τόν άριθμό τῶν «δεκάδων» καί τῶν έπαφικῶν θέσεων κάθε μιᾶς «δεκάδας» καί άκομα εύκολα νά τόν μεταβάλλομε μέ άλλαγή τῆς ηλεκτρικῆς σημαδεύσεως, όπως θά γνωρίσουμε άργότερα. (Πρέπει νά σημειωθεῖ, ότι μέ τόν όρο «δεκάδα» χαρακτηρίζεται έδω μιά **κατεύθυνση** τοῦ έπιλογέα, πού μπορεῖ νά περιλαμβάνει λιγότερες ή περισσότερες άπό δέκα γραμμές).

Ο κινητηριακός έπιλογέας έκτελεī ολες τίς έργασίες τοῦ περιστροφικοῦ καί ύψοστροφικοῦ έπιλογέα. "Εται χρησιμοποιεῖται σάν κλησιθήρας, δύκιος καί τελικός έπιλογέας. "Επίσης χρησιμοποιεῖται λόγω τῶν δυνατοτήτων του σέ πιο ειδικές περιπτώσεις, όπως σάν κατεύθυντικός έπιλογέας στήν ύπεραστική τηλεπιλογή.

5.3 Ραβδεπαφικός έπιλογέας.


Ο ραβδεπαφικός έπιλογέας διαφέρει βασικά στήν κατασκευή του άπό τό βηματοπορικό καί κινητηριακό έπιλογέα. "Η λειτουργία του στηρίζεται στήν άρχη πού δείχνει τό σχήμα 5.3α καί πού περιγράψαμε σύντομα στά γενικά περί έπιλογέων στήν άρχη τοῦ κεφαλαίου. "Η είσερχομενη γραμμή δέν είναι συνδεμένη στό άκρο

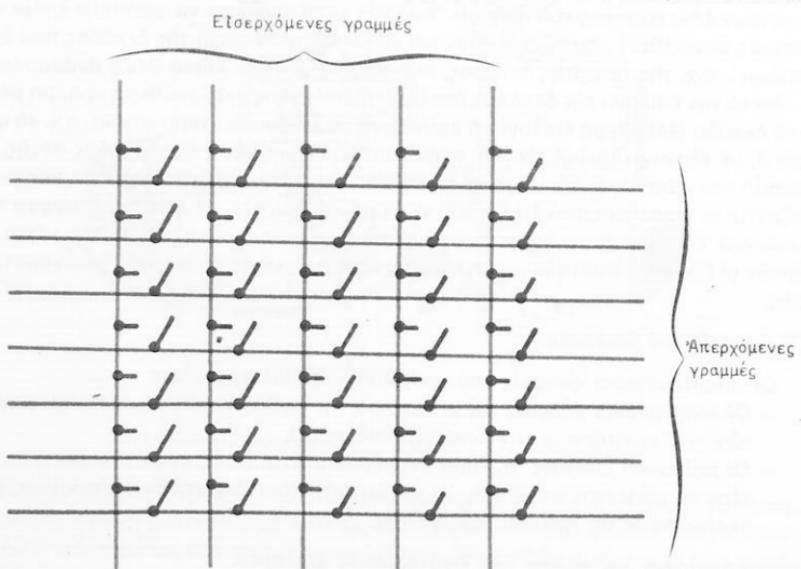

Σχ. 5.3α.
Ζευκτικό πεδίο.

ἐνός κινούμενου βραχίονα, πού καθοδηγεῖται στήν κατάλληλη ἔξοδο, ἀλλά διασταυρώνεται μέ τίς ἀπερχόμενες γραμμές. Οἱ ἐπαφεῖς, πού βρίσκονται σέ κάθε σημεῖο διασταυρώσεως, συνδέουν, ὅταν ἐνεργοποιηθοῦν, τούς ἀγωγούς μιᾶς εἰσόδου μέ τούς ἀντίστοιχους ἀγωγούς μιᾶς ἔξοδου. Ἡ διάταξη αὐτή ισοδυναμεῖ μένα περιστροφικό ἐπιλογέα ἵσου ἀριθμοῦ ἔξόδων.

Στήν πράξη τοποθετούνται περισσότερες εἰσερχόμενες γραμμές παράλληλα μεταξύ τους καί κάθε μιά μπορεῖ νά συνδεθεῖ μέ όποιαδήποτε ἀπερχόμενη γραμμή μέσω τοῦ ἀντίστοιχου ἐπαφέα, στό σημεῖο διασταυρώσεως, ὅπως φαίνεται στό σχῆμα 5.3α. "Ἐτοι σχηματίζεται μιά διάταξη πού ὄνομάζεται γενικά **ζευκτικό πεδίο** ἢ **ζευκτική μήτρα**. "Ἐνα **ζευκτικό πεδίο** μέ 10 π.χ. εἰσερχόμενες γραμμές ἀντίστοιχει σέ 10 περιστροφικούς ἐπιλογεῖς. 'Ο ραβδεπαφικός ἐπιλογέας δέν εἶναι, ἐπομένως, ἔνας ἀνεξάρτητος ἐπιλογέας ἀλλά μιά ὄμάδα ἐπιλογέων. Γ' αὐτό καί μιά κατεσκευαστική μονάδα τοῦ ἐπιλογέα αὐτοῦ ὄνομάζεται **ραβδεπαφικό πλαίσιο**.

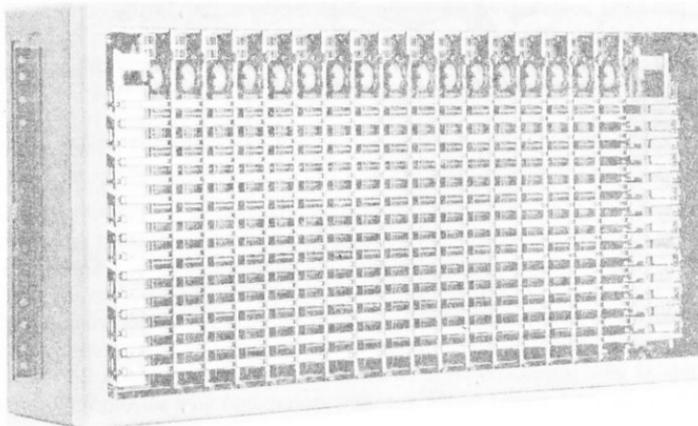

Σχ. 5.3β.


Ραβδεπαφικό πλαίσιο μέ 17 εἰσόδους καί 56 ἔξόδους.

Τό σχῆμα 5.3β δείχνει ἔνα ραβδεπαφικό πλαίσιο μέ 17 εἰσόδους καί 56 ἔξόδους. Ἡ ἐνεργοποίηση τῶν ἐπαφέων πραγματοποιεῖται μέ όριζόντιες καί κάθετες ράβδους, πού στρέφονται ἐλάχιστα γύρω ἀπό τόν ἄξονά τους μέ τή βοήθεια ἡλεκτρομαγνητῶν τοποθετημένων στά ἄκρα τους καί ὠθοῦν **ζευκτικά στελέχη**. Στό σχῆμα 5.3β διακρίνονται 17 κάθετες ράβδοι, πού ὄνομάζονται πιό εἰδικά **γέφυρες** καί 15 ὄριζόντιες ράβδοι. Οἱ όπλισμοί τῶν ἡλεκτρομαγνητῶν, πού κινοῦν τίς γέφυρες, φαίνονται καθαρά στό ἐπάνω μέρος τοῦ πλαισίου, ἐνῶ οἱ όπλισμοί τῶν ὄριζοντίων ράβδων διακρίνονται στά ἄκρα τοῦ πλαισίου (οἱ μαγνῆτες 8 ράβδων ἀπό τίς 15 εἶναι τοποθετημένοι ἀριστερά, οἱ ύπόλοιποι 7 στά δεξιά τοῦ πλαισίου). Κάθε γέφυρα ἔχει ἔνα μαγνήτη καί μπορεῖ νά στραφεῖ σέ μια μόνο κατεύθυνση, ἐνῶ κάθε ὄριζόντια ράβδος ἔχει δύο μαγνῆτες καί μπορεῖ νά στραφεῖ σέ δύο κατεύθυνσεις.

Ἡ ἐνεργοποίηση τῶν ἐπαφέων.

Γιά τήν ἐνεργοποίηση ἐνός ἐπαφέα σ' ἔνα σημεῖο διασταυρώσεως στρέφεται

πρώτα ή ράβδος και άμέσως μετά ή γέφυρα του σημείου αυτοῦ (σχ. 5.3γ). Άναλογα με τή στροφή τῆς ράβδου πρός τά έπάνω ή πρός τά κάτω, ёνα σύρμα άπο έλατηριακό ύλικό, πού όνομάζεται **έλατήριο σημαδεύσεως**, φθάνει στήν έγκοπή του έπάνω ή κάτω ζευκτικοῦ στελέχους. Στό στέλεχος, πού είναι φτιαγμένο άπο μονωτικό ύλικό, είναι στερεωμένοι άγωγοι έπισης άπο έλατηριακό ύλικό, τά **έπαφικά έλατήρια**, μέ τά οποῖα συνδέονται οι άγωγοι τῆς γραμμῆς έξόδου. Τά άκρα τῶν έπαφικῶν έλατηρίων άπέχουν έλαχιστα άπο τά κατακόρυφα **έπαφικά σύρματα**, στά δοπιά είναι συνδεμένοι οι άγωγοι τῆς γραμμῆς έξόδου.

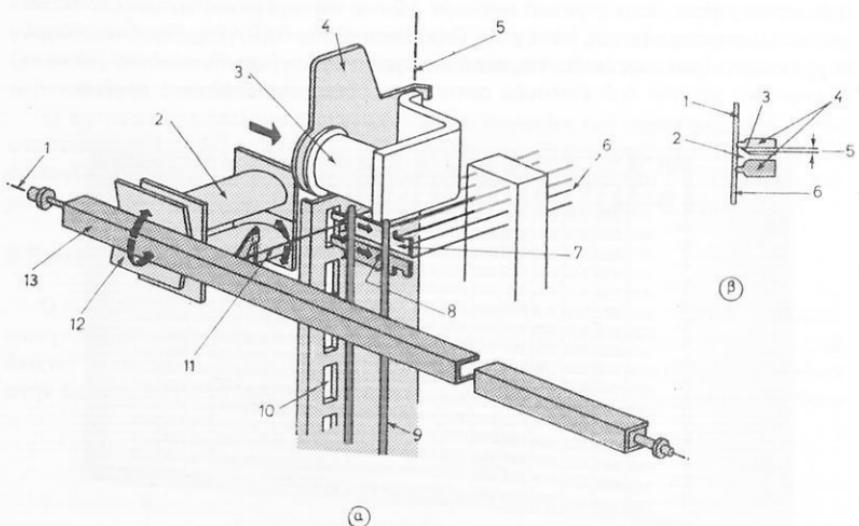

Σχ. 5.3γ.

- α) Ένεργοποίηση τῶν έπαφέων ραβδεπαφικοῦ ἐπιλογέα: 1) Αξονας περιστροφῆς οριζόντιας ράβδου. 2) Μαγνήτης οριζόντιας ράβδου. 3) Μαγνήτης γέφυρας. 4) Οπλισμός γέφυρας. 5) Αξονας οπλισμοῦ γέφυρας. 6) Επαφικό έλατήριο. 7) Ζευκτικό στέλεχος. 8) Επαφικό έλατήριο. 9) Επαφικό σύρμα. 10) Ανοιγμα γέφυρας. 11) Έλατήριο σημαδεύσεως. 12) Οπλισμός οριζόντιας ράβδου. 13) Οριζόντια ράβδος. β) Ζευκτικό στέλεχος ραβδεπαφικοῦ ἐπιλογέα: 1) Οπλισμός γέφυρας. 2) Έλατήριο σημαδεύσεως (θέση ήρεμίας). 3) Έγκοπή. 4) Ζευκτικό στέλεχος. 5) Ζώνη έγκλωβισμοῦ. 6) Κατεύθυνση κινήσεως οπλισμοῦ.

Η γέφυρα, πού στρέφεται άμέσως μετά τή ράβδο, ώθει μέ τόν οπλισμό της τό έλατηριο σημαδεύσεως πρός τά δεξιά. Τό έλατηριο μέ τή σειρά του, έγκλωβισμένο στήν έγκοπή, ώθει τό στέλεχος πρός τά δεξιά μέ άποτέλεσμα νά έλθουν σέ έπαφή τά έπαφικά σύρματα μέ τά έπαφικά έλατήρια και νά πραγματοποιηθεῖ ή σύνδεση τῶν γραμμῶν έξόδου - έξόδου.

Η γέφυρα παραμένει στραμμένη σ' όλη τή διάρκεια τῆς συνδέσεως. Η οριζόντια ράβδος άντιθετα έπιστρέφει μετά τή σύνδεση τῶν δύο γραμμῶν στήν άρχική της θέση, ένω τό έλατηριο σημαδεύσεως κάμπιπται άλλα παραμένει έγκλωβισμέ-

νο στό στέλεχος, δυσού είναι τραβηγμένη ή γέφυρα. Ή ίδια ράβδος μπορεῖ νά έξυπηρετήσει μέ τά ύπόλοιπα έλατήρια σημαδεύσεώς της, πού βρίσκονται στά σημεῖα διασταυρώσεως μέ τίς ύπόλοιπες γέφυρες, ἄλλες συνδέσεις. Στό πλαίσιο π.χ. μέ 17 γέφυρες, μία ράβδος μπορεῖ νά έξι πηρετεῖ ταυτόχρονα μέχρι 17 συνδέσεις.

Η όδοθέτηση τοῦ ραβδεπαφικοῦ ἐπιλογέα.

Η όδοθέτηση τοῦ ραβδεπαφικοῦ ἐπιλογέα δέν ἐπιτυγχάνεται, ὅπως στούς βηματοπορικούς καὶ κινητηριακούς ἐπιλογεῖς, μέ ἐλεύθερη καὶ ἔξαναγκασμένη ἐπιλογή, ἀλλά μέ **σημάδευση**, δηλαδή προσδιορισμό τοῦ ἐπαφέα ὁ οποῖος πρέπει νά ἐνεργοποιηθεῖ. Ειδικά κυκλώματα ἐπεξεργάζονται τίς παλμοσειρές πού καταφθάνουν στόν ἐπιλογέα καὶ, σέ συνάρτηση μέ τίς ἐλεύθερες ἔξόδους πού ύπάρχουν ἐκείνη τή στιγμή, προσδιορίζουν τήν όριζόντια ράβδο καὶ τή γέφυρα, στίς οποῖες πρέπει νά διοχετευτεῖ ρεῦμα γιά νά λειτουργήσει ὁ ἀντίστοιχος ἐπαφέας. Η όδοθέτηση αὐτή ὀνομάζεται **ἔμεση ὁδοθέτηση** σέ ἀντιδιαστολή μέ τήν **ἄμεση ὁδοθέτηση**, πού πραγματοποιεῖται κατ' εύθειαν ἀπό τούς παλμούς τῶν παλμοσειρῶν.


Τό ραβδεπαφικό πλαίσιο.

Στήν πράξη μέ ἔνα ζευκτικό στέλεχος δέν συνδέονται ταυτόχρονα δύο μόνο ἀγωγοί, ἀλλά τρεῖς, τέσσερις ἡ ὄκτω ἀγωγοί **δύο** γραμμῶν. "Ετοι ἔνας ἐπαφέας σχηματίζεται ἀπό τρία, τέσσερα ἡ ὄκτω κατακόρυφα ἐπαφικά σύρματα μέ ισάριθμα ἐπαφικό ἐλατήρια καὶ κάθε γέφυρα τοῦ πλαισίου ἀντιστοιχεῖ σέ ἔνα περιστροφικό ἐπιλογέα μέ τρεῖς, τέσσερις ἡ ὄκτω βραχίονες.

Κάθε όριζόντια ράβδος ἔξυπηρετεῖ, ὅπως είδαμε, **δύο** ἔξόδους σέ κάθε σημεῖο διασταυρώσεως. "Αρα ἔνα πλαίσιο μέ 15 ράβδους καὶ 17 γέφυρες μπορεῖ νά έξυπηρετήσει 30 ἔξόδους ἀνά γέφυρα. Γιά νά αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν ἔξόδων, χωρίς νά αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν όριζοντιών ράβδων, ἔφαρμόζεται ἡ κατασκευή τοῦ σχήματος 5.3d.

"Ἐνα πλαίσιο 15 ράβδων καὶ ἐπαφέων μέ δυνατότητα συνδέσεως 8 ἀγωγῶν χρησιμοποιεῖται γιά τή σύνδεση γραμμῶν είσόδου μέ 4 ἀγωγούς. Οι γραμμές εἰσόδου δέν συνδέονται **μόνιμα** στά κατακόρυφα ἐπαφικά σύρματα. Τά 8 ἐπαφικά σύρματα χωρίζονται σέ δύο ὀμάδες τῶν 4 συρμάτων καὶ οι 4 ἀγωγοί μιᾶς γραμμῆς εἰσόδου συνδέονται εἴτε στή μιά, εἴτε στήν ἄλλη ὀμάδα κατά τήν ἀποκατάσταση μιᾶς συνδέσεως. Γιά τή σύνδεση αὐτή χρησιμοποιεῖται ἡ ἐπάνω όριζόντια ράβδος 1 σάν διακόπτης μεταγωγῆς. 'Ανάλογα μέ τήν κλίση της πρός τά ἐπάνω ἡ πρός τά κάτω συνδέει τούς 4 ἀγωγούς εἰσόδου μέ 4 ἀπό τά 8 ἐπαφικά σύρματα. Στή συνέχεια συνδέονται μέσω μιᾶς ἀπό τίς ύπόλοιπες όριζόντιες ράβδους (2 ώς 15) καὶ τής γέφυρας καὶ τά 8 ἐπαφικά σύρματα στούς 8 ἀπερχόμενους ἀγωγούς δύο γραμμῶν ἔξόδου. Η εἰσόδος είναι ὅμως συνδεμένη μέ 4 ἐπαφικά σύρματα καὶ ἔτοι συνδέεται μόνο στούς 4 ἀγωγούς τῆς γραμμῆς ἔξόδου, πού είναι συνδεμένοι στά ίδια ἐπαφικά σύρματα. Μέ τόν τρόπο αὐτό μιά τετρασύρματη εἰσόδος μπορεῖ νά συνδέθει μέ μια ἀπό 4 τετρασύρματες ἔξόδους σέ κάθε σημεῖο διασταυρώσεως καὶ τό πλαίσιο παρουσιάζει γέφυρες μέ $14 \times 4 = 56$ ἔξόδους ἡ καθεμιά.

'Επιπλικά σύρματα

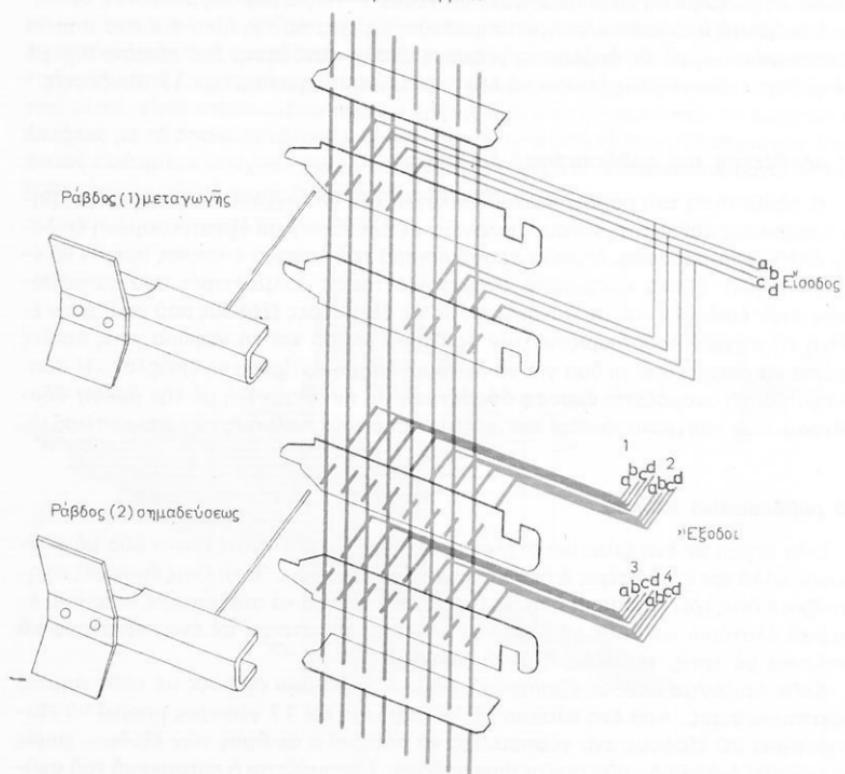

Σχ. 5.3δ.

Διάταξη τῶν ἄγωνῶν σὲ ἔνα ραβδεπαφικό πλαίσιο 56 ἑξόδων.

Χαρακτηριστικά καὶ χρήση τοῦ ραβδεπαφικοῦ ἐπιλογέα.

'Επειδὴ ή σύνδεση τῶν γραμμῶν ἐπιτυγχάνεται μέ άπλές κινήσεις ὀπλισμῶν, ὥ- πως στούς ρωστῆρες, δέν χρειάζονται οἱ ραβδεπαφικοί ἐπιλογεῖς λίπανση ἡ συ- χνές ρυθμίσεις, ὥπως εἶναι ἀπαραίτητο κατά διαστήματα στούς ἐπιλογεῖς μέ στρε- φόμενους βραχίονες. Οἱ ἐπαφεῖς τους φθείρονται ἐλάχιστα, ἐπειδὴ δέν δίλισθαί- νουν ἀλλά μόνο πιέζονται, καὶ μέ τό εὐγενές τους μέταλλο ἔξασφαλίζουν πολὺ κα- λή ἐπαφή. Ἡ λειτουργία τους εἶναι ἀθόρυβη καὶ χωρίς κραδασμούς.

'Ο ραβδεπαφικός ἐπιλογέας μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ σέ δλες τίς ἐργασίες, πού ἔκτελούν οἱ βηματοπορικοί καὶ κινητηριακοί ἐπιλογεῖς, δηλαδή σάν κλησιθή- ρας, ὁδικός, τελικός, κατευθυντικός ἐπιλογέας κλπ. "Ἐνα ραβδεπαφικό πλαίσιο μέ 14 γέφυρες χωρίζεται π.χ. σέ ἔνα συνδρομητικό κέντρο ὡς ἔξης:

Γέφυρα 1 ὡς 5 = Τελικός ἐπιλογέας 1 ὡς 5

Γέφυρα 6 ὡς 10 = Κλησιθήρας 1 ὡς 5

Γέφυρα 11 ὡς 14 = Ἐπιλογέας κέντρου 1 ὡς 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ


ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Στό προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι οι εισερχόμενες και έξερχόμενες γραμμές ένός ραβδεπαφικού πλαισίου σχηματίζουν ένα πεδίο διασταυρουμένων γραμμών που όνομάζεται **ζευκτικό πεδίο** ή **ζευκτική μήτρα**. Σέ κάθε σημείο διασταυρώσεως δύο γραμμών ύπάρχει ένας έπαφέας ή όποιος ένεργοποιεῖται μέσω μιᾶς γέφυρας και μιᾶς ράβδου τοῦ πλαισίου. Γι' αύτό τά σημεία διασταυρώσεως τῶν γραμμῶν όνομάζονται **έπαφικά σημεία**.


Έκτός ἀπό τούς ραβδεπαφικούς ἐπιλογεῖς έχουν χρησιμοποιηθεῖ καὶ ἄλλα κατασκευαστικά στοιχεῖα γιά τή δημιουργία ζευκτικῶν πεδίων. Σέ σύγχρονα τηλεφωνικά κέντρα χρησιμοποιοῦνται ζευκτικά πεδία μέ ρωστῆρες καὶ ζευκτικά πεδία μέ ηλεκτρονικά στοιχεῖα.

6.1 Ζευκτικά πεδία μέ ρωστῆρες.

Στά ζευκτικά πεδία μέ ρωστῆρες ύπάρχει σέ κάθε έπαφικό σημεῖο τό μαγνητικό τύλιγμα καὶ ένας έπαφέας ένός ρωστήρα (σχ. 6.1a). Γιά τήν ένεργοποίηση τοῦ ἐ-

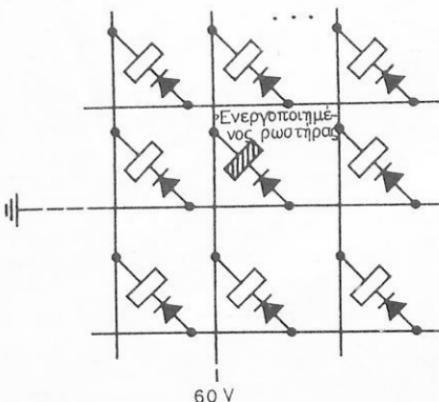

Σχ. 6.1a.
Ζευκτικό πεδίο μέ ρωστῆρες.

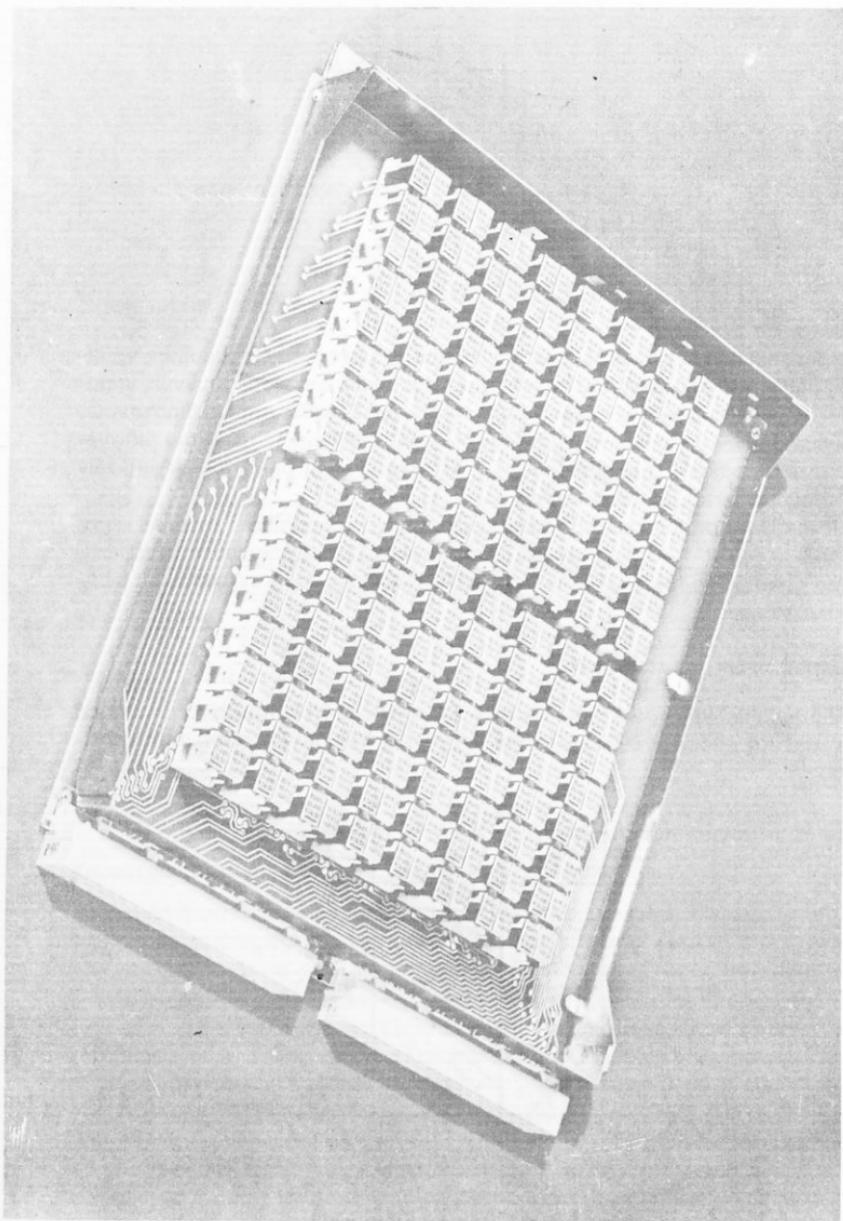

Σχ. 6.1β.
Ζευκτικό πεδίο μέ ρωστήρες έρμητολειστουν έπανω σέ τυπωμένο κύκλωμα.

παφέα στη διασταύρωση δύο γραμμών γειώνεται ή όριζόντια γραμμή και έφαρμό-
ζεται όρισμένο δυναμικό (π.χ. –60 V) στήν έγκάρσια γραμμή. "Ετσι περνά μέσα ά-
πο τό τύλιγμα τού έπαφικού σημείου ρεύμα, πού διεγείρει τό ρωστήρα. Οι δίοδοι
σέ σειρά μέ τούς ρωστήρες έπιτρέπουν τή διέλευση ρεύματος μόνο άπο τό τύλιγ-
μα τού έπαφικού σημείου πού έχει έπιλεγει, όπως φαίνεται στό σχήμα 6.1a.

Στά έπαφικά σημεία τοποθετούνται μικροί σέ δύκο ρωστήρες (μίνι - ρωστήρες),
πού έργαζονται μέ μεγάλη ταχύτητα, όπως οι ρωστήρες ESK και οι ρωστήρες μέ
έρμητόκλειστους έπαφεις, πού περιγράψαμε στήν παράγραφο 4.7. Σέ σύγχρονα
κέντρα οι ρωστήρες είναι συναρμολογημένοι έπάνω σέ πλάκες τυπωμένων κυ-
κλωμάτων, όπως δείχνει τό σχήμα 6.1b γιά ρωστήρες μέ έρμητόκλειστους έπα-
φεις. 'Ολοκληρωμένα κυκλώματα, πού είναι τοποθετημένα έπίσης στίς πλάκες,
φροντίζουν γιά τή διέγερση και τή συγκράτηση τών ρωστήρων.

Τά ζευκτικά πεδία μέ ρωστήρες πλεονεκτούν συγκριτικά μέ τά ραβδεπαφικά
πλαίσια γιατί είναι πιο μικρά σέ δύκο. Τό μέγεθός τους δέν περιορίζεται άπο τήν
κατασκευή σέ όρισμένα έπαφικά σημεία, όπως στά ραβδεπαφικά πλαίσια, άλλα
μπορεῖ νά προσαρμόζεται στό συγκεκριμένο σκοπό πού έξυπηρετούν. 'Η σύνδεση
τών γραμμών γίνεται έπίσης πιο γρήγορα, γιατί οι κινούμενες μάζες είναι πολύ μι-
κρότερες στούς σύγχρονους ρωστήρες άπο ό,τι στούς ραβδεπαφικούς έπιλογεις.

Ζευκτικά πεδία μέ ρωστήρες χρησιμοποιούνται σέ ήμιηλεκτρονικά κέντρα γιά
τή σύνδεση τών γραμμών όμιλίας τών συνδρομητών.

6.2 Ζευκτικά πεδία μέ ήλεκτρονικά στοιχεία.


Σέ ζευκτικά πεδία μέ ήλεκτρονικά στοιχεία χρησιμοποιούνται στά έπαφικά ση-
μεία ήλεκτρονικοί διακόπτες γιά τή σύνδεση τών γραμμών, όπως δίοδοι, τρανζί-
στορες, θυριστορες κ.ά. 'Ορισμένος άριθμός διακοπών ένσωματώνεται σέ ένα ό-
λοκληρωμένο κύκλωμα, όπως θά γνωρίσομε άναλυτικά στό ένδεκατο κεφάλαιο.

Τό σχήμα 6.2 δείχνει σάν παράδειγμα τήν άρχη λειτουργίας ένός πεδίου μέ
τρανζίστορες. Σέ κάθε έπαφικό σημείο ύπάρχει ένας τρανζίστορας μέ τόν έκπομπό
του Ε συνδεμένο σέ ένα όριζοντιο άγωγό X και τό συλλέκτη Σ σέ ένα έγκάρσιο ά-
γωγό Y. 'Ανάλογα μέ τό δυναμικό τής βάσεως B έπιτρέπεται ή οχι νά περάσει ρεῦ-
μα άπο τόν έκπομπό στό συλλέκτη.

Γιά νά συνδεθούν δύο άγωγοί, π.χ. οι X₁, Y₂, έφαρμόζεται σήμα (ρεύμα) στόν ό-
ριζοντιο άγωγό X₁, και ρυθμίζεται τό δυναμικό τής βάσεως B₁₂, ώστε νά περάσει
ρεύμα στόν άγωγό Y₂. 'Από τούς ύπόλοιπους τρανζίστορες, πού είναι συνδεμένοι
μέ τόν άγωγό X₁, δέν περνά ρεύμα.

Τά ήλεκτρονικά ζευκτικά πεδία πλεονεκτούν συγκριτικά μέ τά ήλεκτρομηχανικά
πεδία τών ρωστήρων ώς πρός τό χώρο πού καταλαμβάνουν, τήν ταχύτητα λει-
τουργίας και τή διάρκεια ζωής. Σέ ένα πλακίδιο 16 mm π.χ. είναι δυνατή ή δη-
μιουργία μέ άλοκλήρωση 50 θυριστόρων γιά τή σύνδεση κυκλωμάτων όμιλίας.
'Επίσης οι ήλεκτρονικοί διακόπτες είναι 1000 φορές τουλάχιστο ταχύτεροι άπο
τούς ήλεκτρομηχανικούς, ένω δέν φθείρονται και ούτε χρειάζονται συντήρηση.

Τά ήλεκτρομηχανικά ζευκτικά πεδία άντιθετα πλεονεκτούν στά ήλεκτρικά χα-
ρακτηριστικά. Οι ήλεκτρομηχανικοί διακόπτες, όταν είναι άνοικτοι, παρουσιάζουν
πολύ μεγαλύτερη άντισταση άπο τούς ήλεκτρονικούς και δέν έπιτρέπουν τή διέ-
λευση ρεύματος όμιλίας σέ γειτονικά κυκλώματα. "Ετσι άποφεύγεται πρακτικά ή

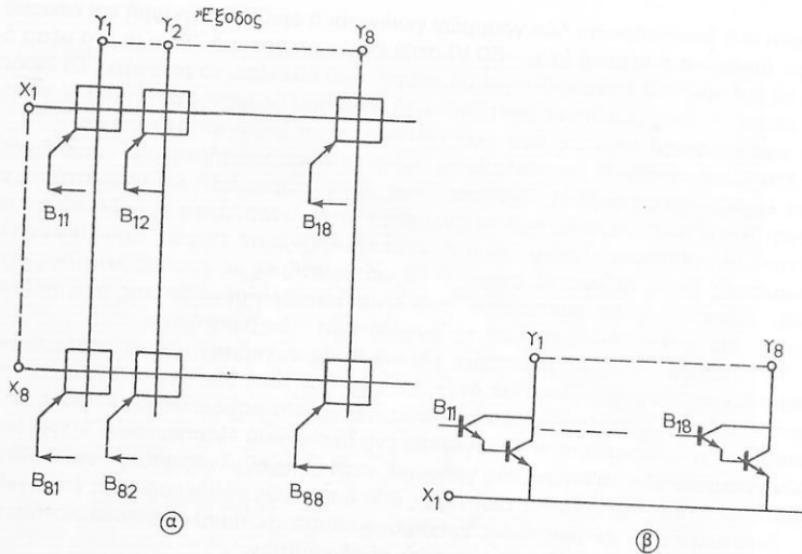

Σχ. 6.2.

έμφανιση διαφωνίας. Έπίσης όταν είναι κλειστοί παρουσιάζουν πολύ μικρότερη άντισταση (έπαφης) από τους ηλεκτρονικούς διακόπτες μέ αποτέλεσμα νά καταναλώνεται λιγότερη ένέργεια κατά τή διέλευση τού σήματος ομιλίας καί ή **ἀπόσβεση** νά είναι μικρότερη.

Ζευκτικά πεδία μέ ηλεκτρονικά στοιχεία χρησιμοποιοῦνται σέ πλήρως ηλεκτρονικά κέντρα γιά τή σύνδεση τῶν γραμμῶν ομιλίας τῶν συνδρομητῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ

Γιά τή μετάδοση ήχητικών σημάτων μέ τή βοήθεια τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος, είναι άπαραίτητη ή μετατροπή τῶν ήχητικών ταλαντώσεων σέ ήλεκτρικές ταλαντώσεις καί άντιστροφα τῶν ήλεκτρικών ταλαντώσεων σέ ήχητικές ταλαντώσεις. Ή μετατροπή πραγματοποιεῖται μέ ειδικά ήλεκτρομηχανικά στοιχεῖα, τά μικρόφωνα, τά άκουστικά καί τά μεγάφωνα πού όνομάζονται **ήλεκτροακουστικοί μετατροπεῖς**.

7.1 Μικρόφωνα.

Τό μικρόφωνο χρησιμεύει γιά τή μετατροπή ήχητικών κυμάτων σέ ήλεκτρικές ταλαντώσεις. Ήχητικά κύματα δημιουργούνται άπό παλλόμενα όργανα, πού μεταδίδουν τήν ταλάντωσή τους στόν άέρα πού τά περιβάλλει. "Οσο πιό γρήγορα πάλλεται τό όργανο, τόσο πιό μεγάλη είναι ή συχνότητα τοῦ ήχητικοῦ κύματος, τόσο πιό όξυς είναι ο τόνος πού άκουμε. Τό άνθρωπινο αύτή μπορεῖ νά συλλάβει κανονικά ήχους άπό 16 ώς 20.000 Hz. Μέ τήν αὔξηση τής ήλικιας ζώμας μειώνεται ή ικανότητα του νά διακρίνει τόνους υψηλής συχνότητας.


Ή άπόδοση ένός μικροφώνου χαρακτηρίζεται άπό τόν ήλεκτροακουστικό συντελεστή άποδόσεως, τήν καμπύλη άποκρίσεως συχνότητας καί τό διάγραμμα κατευθυντικότητας.

Ο **ήλεκτροακουστικός συντελεστής άποδόσεως** ή **μεταδόσεως B** δίνει τή σχέση τής τάσεως, πού λαμβάνεται στήν έξοδο τοῦ μικροφώνου, πρός τήν πίεση τοῦ ήχου πού δρᾶ στό μικρόφωνο καί προκαλεῖ αύτή τήν τάση. Μετριέται σέ V/μbar, σέ συχνότητα ήχητικών κυμάτων συνήθως 1000 Hz καί χαρακτηρίζει τήν εύαισθησία τοῦ μικροφώνου. Έπισης χρησιμοποιεῖται τό **ήλεκτροακουστικό μέτρο μεταδόσεως G_E**:

$$G_E = 20 \lg \frac{B}{B_1} \text{ db}$$

ὅπου: $B_1 = 1 \text{ V}/1 \text{ μbar}$.


Ή **καμπύλη άποκρίσεως συχνότητας** δίνει τήν έξαρτηση τοῦ συντελεστῆ άποδόσεως B άπό τή συχνότητα f (σχ. 7.1a). Γιά τή λήψη της, δόδηγούνται στό μικρόφωνο ήχητικά κύματα διαφορετικής συχνότητας άλλά τής ίδιας πάντοτε πίεσεως καί μετρούνται οι άντιστοιχεις τάσεις στήν έξοδο. Στήν περιοχή συχνοτήτων, πού χρησιμοποιείται ένα μικρόφωνο — τήν περιοχή μεταδόσεως — πρέπει ή καμπύλη άποκρίσεως νά είναι όμαλη, δηλαδή νά παρουσιάζει έσσο τό δυνατό μικρότερες με-

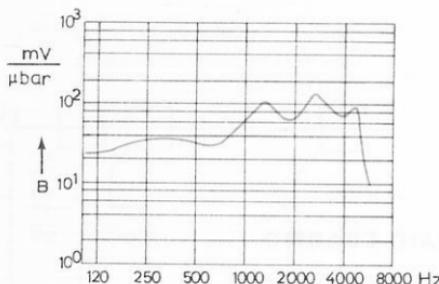

Σχ. 7.1α.
Καμπύλη άποκρίσεως συχνότητας
μικροφώνου ανθρακα.

ταβολές. Η περιοχή αύτή είναι π.χ. γιά μετάδοση μουσικής 15 ώς 15.000 Hz. Στήν τηλεφωνία γιά τή μετάδοση δύμασις μέ καλή καταληπτότητα άρκει ένα φάσμα συχνοτήτων 300 - 3400 Hz. Έτσι τά τηλεφωνικά μικρόφωνα πρέπει νά είναι σέ θέση νά μεταβιβάζουν ικανοποιητικά τίς συχνότητες αύτης τής περιοχής.

Η καμπύλη κατευθυντικότητας δίνει τήν έξαρτηση τοῦ συντελεστῆ άποδόσεως Β σε ένός μικροφώνου άπ' τήν κατεύθυνση προσπίπωσεως τῶν ήχητικῶν κυμάτων στό μικρόφωνο. Σέ δρισμένα μικρόφωνα δ συντελεστής άποδόσεως είναι άνεξάρτητος άπ' τήν κατεύθυνση τῶν ήχητικῶν κυμάτων, ένω σέ ἄλλα έξαρταται σημαντικά άπ' αύτήν. Π.χ. ύπαρχουν μικρόφωνα πού δέν παράγουν τάση όταν τά κύματα προσπίπουν στήν όπίσθιά τους πλευρά.

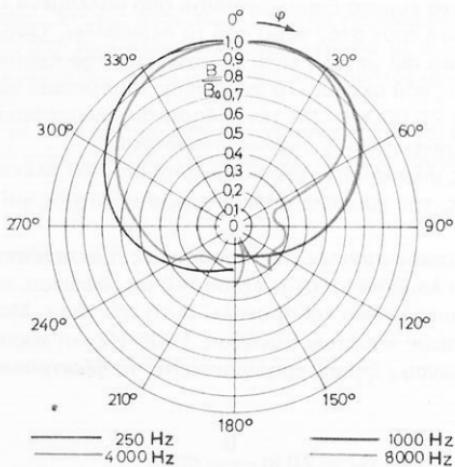


Σχ. 7.1β.
Διάγραμμα κατευθυντικότητας μικροφώνου.

Στό διάγραμμα κατευθυντικότητας (σχ. 7.1β), τό μικρόφωνο θεωρεῖται τοποθετημένο στό κέντρο τοῦ κύκλου μέ τήν πρόσοψή του κάθετη πρός τόν 0°. Οι κατευθύνσεις μετρούνται σέ μοιρες πάνω στό δριζόντιο έπίπεδο πού περνά άπό τό κέντρο τοῦ μικροφώνου. Ό συντελεστής Β μιᾶς δρισμένης γωνίας φ άναφέρεται στό συντελεστή B_0 τής γωνίας 0° πού παρουσιάζει τή μέγιστη τιμή. Τό πη-

λίκο B/B_0 όνομάζεται **συντελεστής κατεύθυντικότητας** και παίρνει τιμές από Ο ώς 1. Τήν τιμή 1 έχει στήν κατεύθυνση 0° .

Τό διάγραμμα κατεύθυντικότητας έξαρτάται σημαντικά από τή συχνότητα τῶν ήχητικῶν κυμάτων. Γί αύτό γίνονται μετρήσεις σέ περισσότερες συχνότητες. "Όταν οι καμπύλες είναι συμμετρικές ώς πρός τόν δξενα τῶν 0° , άρκει ή σχεδίαση τῆς μησῆς καμπύλης μάς δρισμένης συχνότητας, όπως στό σχήμα 7.1β. Τό σχήμα 7.1γ δείχνει τή μορφή μερικῶν συνήθων διαγραμμάτων κατεύθυντικότητας μικροφώνων. Στήν πράξη ή έκλογη κατάλληλου διαγράμματος κατεύθυντικότητας έξαρτάται από τήν ειδική χρήση τοῦ μικροφώνου.

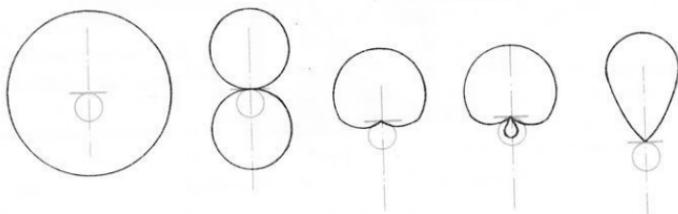


Σχ. 7.1γ.

Μορφή κοινῶν διαγραμμάτων κατεύθυντικότητας μικροφώνων.

Οι σπουδαιότεροι τύποι μικροφώνων είναι τά μικρόφωνα ἄνθρακα, τά ήλεκτρο-μαγνητικά και ήλεκτροδυναμικά μικρόφωνα, τά μικρόφωνα πυκνωτῆς και τά κρυσταλλικά μικρόφωνα.

a) Μικρόφωνα ἄνθρακα.

Τό μικρόφωνο ἄνθρακα μετατρέπει τά ήχητικά κύματα σέ ταλαντώσεις ήλεκτροκού ρεύματος μεταβάλλοντας μέ τή βοήθειά τους τήν ώμική ἀντίσταση γένος ἀντιστάτη από ἄνθρακα συνδέμενου σέ σειρά σέ κύκλωμα διαρρεόμενο από συνεχές ρεύμα (σχ. 7.1δ). 'Ανάλογα μέ τήν ἔνταση τῶν ήχητικῶν κυμάτων, αὐξομειώνεται

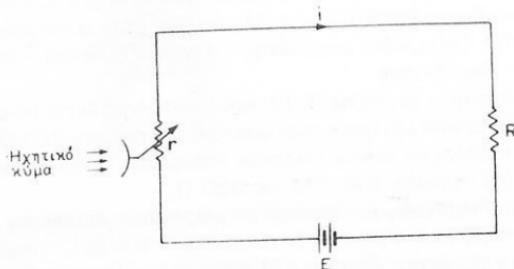


Σχ. 7.1δ.

Μετατροπή ήχητικῶν κυμάτων σέ ήλεκτρικές ταλαντώσεις μέ μικρόφωνο ἄνθρακα.

ή άντισταση γ καί μ' αύτήν ή ένταση τοῦ ρεύματος, πού διαρρέει τό φορτίο R (άκουστικό κλπ.). "Ετσι οι μεταβολές τῆς έντάσεως τοῦ ρεύματος άντιστοιχούν στίς μεταβολές τῆς έντάσεως τῶν ήχητικῶν κυμάτων.

Τό μικρόφωνο ἄνθρακα πού χρησιμοποιεῖται εύρυτατα στίς **συνδρομητικές τηλεφωνικές συσκευές** άποτελεῖται από μιά μεταλλική κάψα, πού στό έπάνω της μέρος (σκέπασμα) ἔχει σχισμές, ώστε νά εισχωροῦν τά ήχητικά κύματα (σχ. 7.1ε).

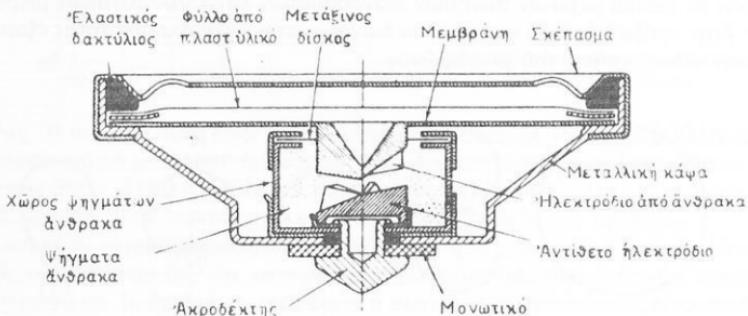


Σχ. 7.1ε.
Τομή μικροφώνου ἄνθρακα.

Κάτω ἀπό τό σκέπασμα αύτό βρίσκεται τεντωμένη μιά μεταλλική μεμβράνη. Η μεμβράνη συνδέεται μέ ένα ήλεκτρόδιο ἀπό ἄνθρακα, πού βυθίζεται σ' ένα θάλαμο γεμάτο μέ φύγματα ἄνθρακα. "Ένα λεπτό προστατευτικό φύλλο ἀπό πλαστικό μπροστά ἀπ' τή μεμβράνη ἐμποδίζει τήν είσοδο ύγρασίας, ένω ένας μετάξινος δίσκος γύρω ἀπ' τό ήλεκτρόδιο ἐμποδίζει νά χυθοῦν τά φήγματα καί έξασθενεῖ τίς ταλαντώσεις τῆς μεμβράνης. Στή βάση τοῦ θαλάμου είναι τοποθετημένο ένα δεύτερο ήλεκτρόδιο, ἐπίσης ἀπό ἄνθρακα, πού συνδέεται μ' ένα μονωμένο ἀπ' τή μεταλλική κάψα ἀκροδέκτη.

"Απ' τίς σχισμές στό σκέπασμα τῆς κάψας εισχωροῦν τά ήχητικά κύματα καί θέτουν σέ παλμική κίνηση τή μεμβράνη. Τό ήλεκτρόδιο τῆς μεμβράνης πιέζει περισσότερο η λιγότερο τά φήγματα, μεταβάλλοντας συνεχῶς τήν άντισταση πού συναντά τό ρεύμα τροφοδοτήσεως τοῦ μικροφώνου στά σημεῖα ἐπαφῆς τῶν φηγμάτων καί κατά συνέπεια τήν έντασή του. Τό ρεύμα τροφοδοτήσεως, περίπου 30 mA σέ τάση 3 V, ἀκολουθεῖ τή διαδρομή: μεταλλική κάψα (πού χρησιμεύει σάν ἀκροδέκτης) - μεμβράνη - ήλεκτρόδιο μεμβράνης - φήγματα ἄνθρακα - ἀπέναντι ήλεκτρόδιο ἄνθρακα - ἀκροδέκτης.

Μικρόφωνα κεντρικῆς συστοιχίας (Κ.Σ.), πού τροφοδοτοῦνται μέ ρεῦμα ἀπ' τή συστοιχία τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου, παρουσιάζουν άντισταση 200 Ω περίπου. Ή άντισταση αύτή μεταβάλλεται καθώς ἐπιδροῦν ἐπάνω τῆς τά ήχητικά κύματα μέσα στήν περιοχή $\pm 50\%$, δηλαδή ἀπό 100 ώς 300 Ω.

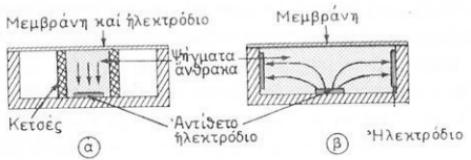Τό μικρόφωνο πού περιγράψαμε όνομάζεται **μικρόφωνο διαμήκους ρεύματος** ἐπειδή τό ρεύμα διασχίζει κατά μῆκος τήν κάψα [σχ. 7.1στ (α)]. Υπάρχουν καί **μικρόφωνα έγκάρσιου ρεύματος**. Αύτά περιλαμβάνουν ένα λεπτό στρῶμα ἀπό φήγματα ἄνθρακα ἐπάνω σέ μιά μεγάλη ἐπιφάνεια. Τό ρεύμα διασχίζει τό στρῶμα αύτού έγκάρσια στήν κάψα, ὅπως φαίνεται στό σχήμα 7.1στ (β). Τά μικρόφωνα έγκάρ-



12.162.

Σχ. 7.1στ.

Μικρόφωνο άνθρακα:


α) Διαμήκους ρεύματος, β) Έγκαρπου ρεύματος.

σιου ρεύματος είναι λιγότερο εύαίσθητα σέ υπερφορτίσεις συγκριτικά μέ τά διαμήκους ρεύματος, έχουν όμως μικρότερη περιοχή μεταβολής τής άντιστάσεώς τους κι έπομένως μικρότερη εύαισθησία στή μετάδοση όμιλίας.

Τά μικρόφωνα άνθρακα έχουν πολύ μεγάλο συντελεστή άποδόσεως — περίπου 100 mV/mbar — άλλα όχι όμαλη καμπύλη άποκρίσεως συχνότητας, όπως φαίνεται στό σχήμα 7.1α καί μικρή περιοχή μεταδόσεως (800 ώς 4000 Hz). Έπισης παρουσιάζουν ισχυρές παραμορφώσεις (συντελεστής παραμορφώσεως 20% περίπου) καί σημαντικό θόρυβο. "Έτσι, είναι άκατάλληλα γιά μεταδόσεις ύψηλής πιστότητας. Άντιθετα είναι κατάλληλα γιά τή μετάδοση όμιλίας καί έξ αιτίας τής φθηνής τους κατασκευής χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στίς **τηλεφωνικές συσκευές**.

β) Ήλεκτρομαγνητικά καί ήλεκτροδυναμικά μικρόφωνα.

Τό **ήλεκτρομαγνητικό μικρόφωνο** άποτελεῖται από ένα ισχυρό μαγνήτη μέ δύο παράλληλα πέδιλα πόλων, έπάνω στά όποια είναι τοποθετημένα δύο πηνία, άντιθετα συνδεμένα μεταξύ τους (σχ. 7.1ζ). Σέ μικρή άπόσταση άπ' τά πηνία καί μπροστά άπ' τά πέδιλα είναι τεντωμένη μιά λεπτή μεμβράνη άπό μαλακό σίδηρο. Οι μαγνητικές γραμμές τοῦ μόνιμου μαγνήτη κλείνουν περνώντας άπ' τά δύο πέδιλα, τό διάκενο άέρα καί τή μεμβράνη.


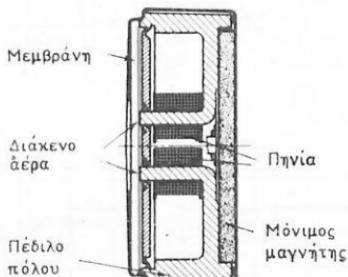


Σχ. 7.1ζ.
Ήλεκτρομαγνητικό μικρόφωνο.

"Όταν ή μεμβράνη μπεῖ σέ παλιμκή κίνηση άπ' τά ήχητικά κύματα, μεταβάλλεται τό διάκενο άέρα καί ή άντισταση πού συναντούν οι μαγνητικές γραμμές στή διέλευσή τους άπό μέσα του. Σά συνέπεια μεταβάλλεται ή μαγνητική ροή κυκλώματος πού διαπερνά τά δύο πηνία κι έπαγεται μιά μεταβαλλόμενη τάση, πού άντιστοιχεί στής μεταβολές τῶν ήχητικῶν κυμάτων.

Τό ήλεκτρομαγνητικό μικρόφωνο δέν χρειάζεται ρεῦμα τροφοδοτήσεως. Σέ συνθισμένα όμως τηλεφωνικά μικρόφωνα πρέπει νά ένισχυθεῖ τό ρεῦμα έπαγγηλής, έπειδή είναι πολύ μικρό.

Στήν ίδια άρχη, πού περιγράψαμε, βασίζεται καί ή λειτουργία τού **ήλεκτροδυναμικού μικροφώνου**. Ή κατασκευή του όμως είναι κάπως διαφορετική [σχ. 7.1η (α)]. Ό μόνιμος μαγνήτης έχει κυλινδρική μορφή μ' ένα δακτυλιωτό διάκενο άέρα μεταξύ τού μεσαίου κυλινδρικού σκέλους καί τού όμοκεντρου σ' αύτό περιφερειακού δακτύλου. Τό μαγνητικό πεδίο στό διάκενο είναι άκτινωτό, όπως φαίνεται στό σχήμα 7.1η (β). Μέ τή μεμβράνη, πού δέχεται τά ήχητικά κύματα, είναι συνδεμένο ένα πηνίο πού κινείται έλευθερα μέσα στό διάκενο. Μέ τήν κίνηση τού πηνίου μεταβάλλεται ή μαγνητική ροή πού τό διαπερνά κι έπαγεται στά άκρα του τάση άναλογη μέ τίς κινήσεις τής μεμβράνης καί τή διακύμανση τού ήχου.

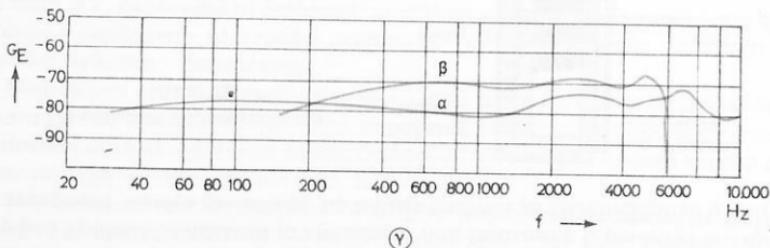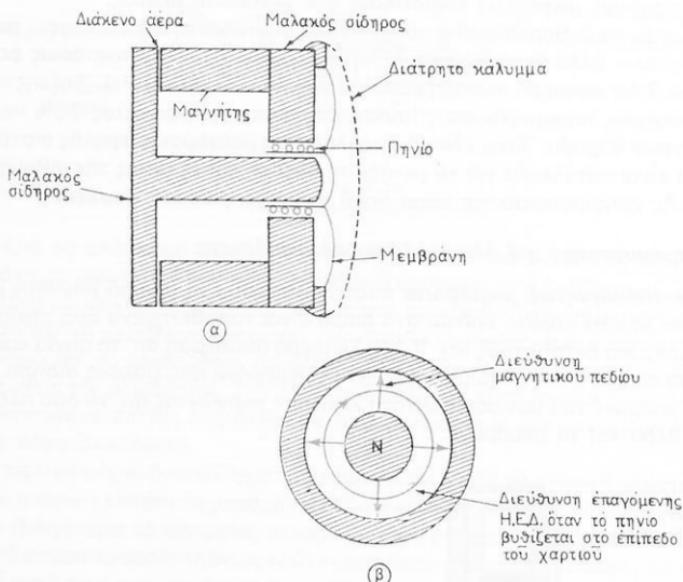

Σχ. 7.1η.


Ήλεκτροδυναμικό μικρόφωνο:

- α) Τομή μικροφώνου. β) Διεύθυνση έπαγγόμενης Η.Ε.Δ. στο πηνίο τού μικροφώνου. γ) Καμπύλη άποκρίσεως συχνότητας ένός καλής ποιότητας (μπλέ γραμμή) καί ένός κοινού (κόκκινη γραμμή) ήλεκτροδυναμικού μικροφώνου.


Ηλεκτρομαγνητικά και ήλεκτροδυναμικά μικρόφωνα έχουν τό πλεονέκτημα, συγκριτικά με τά μικρόφωνα άνθρακα, ότι μεταβιβάζουν μεγαλύτερο φάσμα συχνοτήτων. Τό σχήμα 7.1η (γ) δείχνει τήν καμπύλη άποκρίσεως συχνότητας ένός άπλού και ένός καλής ποιότητας ήλεκτροδυναμικού μικροφώνου.

γ) Μικρόφωνα πυκνωτή.

Τό μικρόφωνο πυκνωτή άποτελεῖται βασικά άπό μιά σταθερή, διάτρητη μεταλλική πλάκα και άπό μιά μεμβράνη στερεωμένη άπεναντί και σέ μικρή άποσταση άπ' τήν πλάκα (σχ. 7.10). Τό σύστημα μεμβράνης - πλάκας σχηματίζει ένα πυκνωτή άέρα, στόν όποιο μεταβάλλεται ή άποσταση τών δύο ήλεκτροδίων, άρα και ή χωρητικότητα, όταν πάλλεται ή μεμβράνη. Ο πυκνωτής είναι συνδεμένος μέ πηγή συνεχούς ρεύματος και λόγω τής άδιακοπης μεταβολής τής χωρητικότητάς του ύπό λειτουργία, ρέει άπ' τό κύκλωμα συνεχῶς ρεῦμα φορτίσεως I_E ή έκφορτίσεως I_Φ . Στό δευτερεύον τού μετασχηματιστή λαμβάνεται ρεῦμα έπαγωγῆς πού άντιστοιχεῖ στίς ταλαντώσεις τής μεμβράνης.

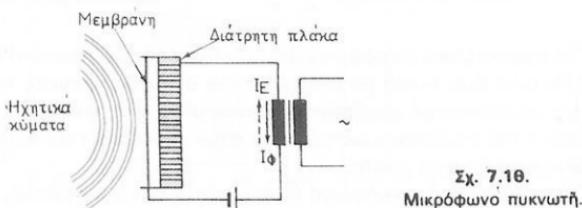

Σχ. 7.10.
Μικρόφωνο πυκνωτή.

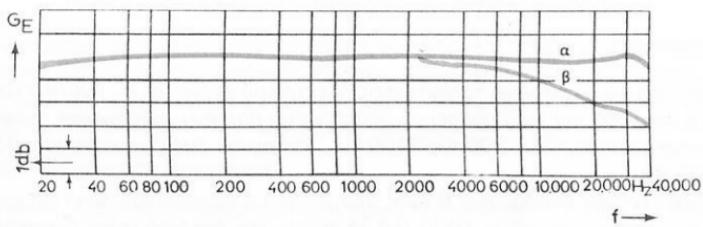

Σχ. 7.11.

Καμπύλη άποκρίσεως μικροφώνου πυκνωτή:


α) Κάθετη πρόσπιπτωση τών ήχητικών κυμάτων (γωνία 0°). β) Πρόσπιπτωση ύπό γωνία 90°.

Μικρόφωνα πυκνωτή μεταδίδουν μεγάλο φάσμα συχνοτήτων και έχουν πολύ όμαλή καμπύλη άποκρίσεως συχνότητας, όπως φαίνεται στό σχήμα 7.11. Χρησιμοποιούνται σέ σταθερή θέση γιά μετάδοση μουσικής υψηλής πιστότητας.

δ) Κρυσταλλικά μικρόφωνα.

Όρισμένα ύλικά, όπως οι κρύσταλλοι χαλαζία, οι κρύσταλλοι άλατος Rochelle και μερικά κεραμικά ύλικά έχουν τήν ιδιότητα νά δημιουργούν ήλεκτρεγερτική δύναμη, όταν ύποβάλλονται σέ μηχανική καταπόνηση, δηλαδή συμπιέζονται ή τεντώνονται, όπως φαίνεται στό σχήμα 7.11α και, άντιθετα, νά διαστέλλονται ή νά συ-

στέλλονται, όταν τούς έφαρμόζεται ηλεκτρεγερτική δύναμη μέσης κατάλληλη πολικότητα. Τό φαινόμενο αυτό ονομάζεται **πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο** και σ' αύτό στηρίζεται ή λειτουργία τοῦ κρυσταλλικοῦ μικροφώνου.

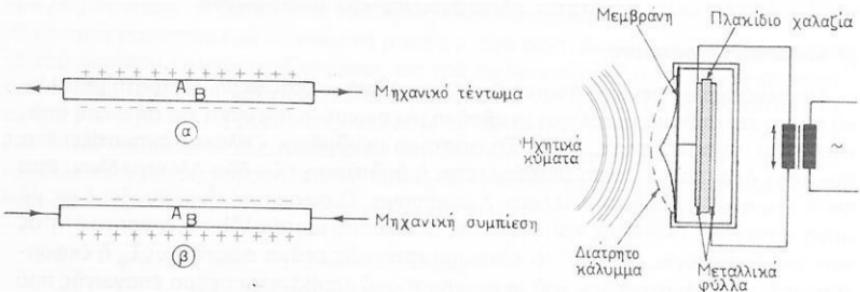

Σχ. 7.1α.

Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο.

Σχ. 7.1β.

'Αρχή λειτουργίας κρυσταλλικοῦ μικροφώνου.

Τό κρυσταλλικό μικρόφωνο άποτελεῖται άπο τέσσερα πλακίδια πιεζοηλεκτρικοῦ κρυστάλλου μέδιο λεπτά μεταλλικά φύλλα στίς δύο πλευρές του (σχ. 7.1β). Τό ένα φύλλο συνδέεται μέδιο μεμβράνη άπο άλουμινιο, πού πάλλεται μέδια τά ήχητικά κύματα. Ή πίεση τής μεμβράνης μεταδίδεται στόν κρύσταλλο και δημιουργεῖ στά άκρα του άναλογη ήλεκτρική τάση.

Τά κρυσταλλικά μικρόφωνα είναι εύασθθητά σέ μεταβολές θερμοκρασίας και ύγρασίας. Είναι άκατάλληλα γιά λήψεις ύψηλης πιστότητας, χρησιμοποιούνται όμως πάρα πολύ άπο έρασιτέχνες, έπειδή είναι φθηνά, μικρά και έλαφρά.


7.2 Άκουστικά.

Τό άκουστικό μετατρέπει ταλαντώσεις ήλεκτρικοῦ ρεύματος σέ ήχητικά κύματα. Ή ζώνη συχνοτήτων, πού πρέπει νά διαβιβάζεται άπο τέσσερα τηλεφωνικά άκουστικά (τηλεφωνική κάψα), είναι 300 ώς 3400 Hz. Υπάρχουν όμως κάψες πού φθάνουν τά 4500 Hz.

Ο συντελεστής άποδόσεως **B** ένός άκουστικοῦ ή μεγαφώνου δίνει γιά μιά όρισμένη συχνότητα (συνήθως 1000 Hz) τή σχέση τής άποδιδόμενης ήχητικής πίεσεως πρός τήν έφαρμοζόμενη στό άκουστικό ή μεγάφωνο έναλλασσόμενη τάση. Μετράται σέ mbar/V. Τό μέτρο μεταδόσεως G_s και ή περιοχή μεταδόσεως όριζονται άναλογα πρός τά άντιστοιχα μεγέθη τών μικροφώνων. Στήν πράξη χρησιμοποιούνται κυρίως ήλεκτρομαγνητικά και ήλεκτροδυναμικά άκουστικά.


α) Ήλεκτρομαγνητικά άκουστικά.

Τό μαγνητικό άκουστικό άποτελεῖται άπο μιά μεταλλική μεμβράνη, ένα μόνιμο μαγνήτη μέδιο δακτυλιωτό διάκενο άέρα και ένα πηνίο στό διάκενο, πού διαρρέεται άπ' τό μεταβαλλόμενο ρεύμα (σχ. 7.2α). Ο μόνιμος μαγνήτης έλκει τή μεμβράνη και τήν άναγκάζει νά βρίσκεται συνεχῶς σέ προεντεταμένη κατάσταση. Άναλογα μέ τή φορά τοῦ ρεύματος προσθέτεται ή αφαιρεῖται ή μαγνητική ροή, πού δημιουργεῖται στό πηνίο, άπ' τή μόνιμη μαγνητική ροή τοῦ μαγνήτη. Αποτέλεσμα εί̄-

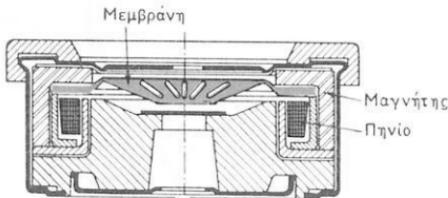

Σχ. 7.2α.

Τομή σύγχρονης μαγνητικής τηλεφωνικής κάψας.

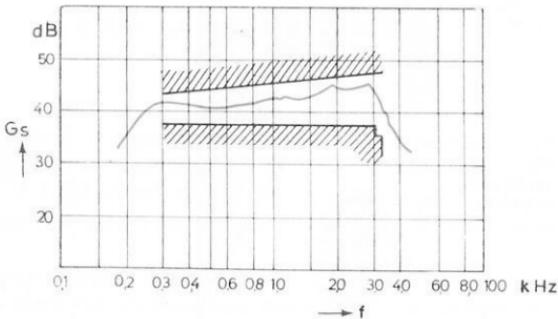

Σχ. 7.2β.

Καμπύλη άποκρίσεως συχνότητας σύγχρονης τηλεφωνικής κάψας.


ναι ή μεμβράνη, στήν όποια άσκεται δύναμη άναλογη του τετραγώνου της μαγνητικής ροής, νά έλκεται περισσότερο ή νά άπωθεται απ' τή θέση προεντάσεως καί νά πάλλεται μέ τό ρυθμό του ρεύματος δυμίλιας. Τό σχήμα 7.2β δίνει τήν καμπύλη άποκρίσεως συχνότητας μιας σύγχρονης τηλεφωνικής κάψας.

β) Ήλεκτροδυναμικά άκουστικά.

Τό ήλεκτροδυναμικό άκουστικό έχει όμοια κατασκευή μέ τό ήλεκτροδυναμικό μικρόφωνο σέ τρόπο, ώστε μιά κατάλληλα σχεδιασμένη μονάδα νά μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ είτε σά μικρόφωνο, είτε σάν άκουστικό. Στήν περίπτωση χρησιμοποιήσεως σάν άκουστικό, τό μεταβαλλόμενο ρεύμα διαρρέει τό κινητό πηνίο καί ή μαγνητική ροή πού δημιουργεῖ προσθέτεται ή άφαιρεται απ' τή μόνιμη μαγνητική ροή. Έτσι μεταβάλλεται ή δύναμη πού άσκεται στό πηνίο καί ή μεταβολή μεταδίδεται στό διάφραγμα πού πάλλεται άκολουθώντας τό ρυθμό του ρεύματος.

7.3 Μεγάφωνα.

Τό μεγάφωνο χρησιμεύει στή μετατροπή ήλεκτρικής ένέργειας σέ ισχυρή άκουστική ένέργεια. Ό κοινός τύπος μεγαφώνου μοιάζει μέ τό ήλεκτροδυναμικό μικρόφωνο ή άκουστικό (σχ. 7.3). Αποτελείται από ένα μόνιμο μαγνήτη μέ δακτυλιωτό διάκενο άέρα, μέσα στό όποιο τοποθετείται τό κάτω κυλινδρικό τμήμα μιᾶς πολύ

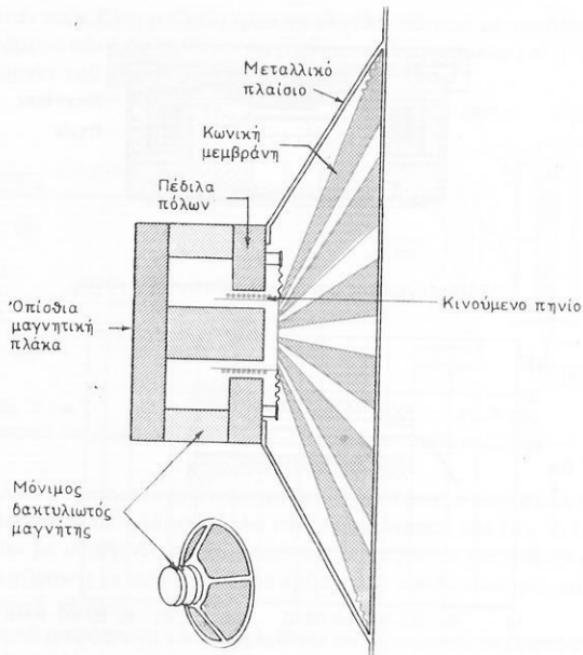

Σχ. 7.3.
Ηλεκτρομαγνητικό μεγάφωνο.

έλαστικης, κωνικής μεμβράνης, μέ το πηνίο πού διαρρέεται άπο τό μεταβαλλόμενο ρεῦμα.

Τό έπάνω χεῖλος τῆς μεμβράνης εἶναι σταθερά στερεωμένο, ἐνῶ οι πλευρές τοῦ κώνου καὶ τό κάτω τμῆμα μποροῦν νά πάλλονται μαζί μέ τό πηνίο, ὅταν περνᾶ ἀπ' αὐτό μεταβαλλόμενο ρεῦμα. Μ' αὐτό τόν τρόπο δημιουργοῦνται ίσχυρά ἡχητικά κύματα, ἀνάλογα μέ τίς μεταβολές τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος καὶ τῆς μαγνητικῆς ροῆς στό διάκενο. Έκτός ἀπ' τόν τύπο πού περιγράψαμε, κατασκευάζονται γιά εἰδικές χρήσεις μαγνητικά, ήλεκτροστατικά καὶ πιεζοηλεκτρικά μεγάφωνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

8.1 Γενικά.

Η συνδρομητική τηλεφωνική συσκευή, κοινώς **τηλέφωνο**, συνδέεται στό τέρμα της συνδρομητικής γραμμής, πού συνδέει τό συνδρομητή μέ τό τηλεφωνικό κέντρο. Μέ τή βοήθεια τοῦ τηλεφώνου δ συνδρομητής:

α) Προκαλεῖ τήν ἔναρξη τῆς ἀποκαταστάσεως καί κατόπιν τῆς ἀπολύσεως μιᾶς συνδέσεως.

β) Καθοδηγεῖ ἄμεσα ή ἔμμεσα τά ζευκτικά ὅργανα (έπιλογεις, διατάξεις ζευκτικῶν πεδίων κλπ.) τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου στίς κατάλληλες θέσεις, ώστε νά πραγματοποιηθεῖ ἡ σύνδεση μέ τόν καλούμενο συνδρομητή.

γ) Διεξάγει τήν συνομιλία (όμιλει καί ἀκούει τό συνομιλητή του).

δ) Εἰδοποιεῖται μέ ειδικό σῆμα (τό σῆμα κλήσεως), διτί κάποιος ἄλλος συνδρομητής ἐπιθυμεῖ νά μιλήσει μαζί του.

Η τηλεφωνική συσκευή ἀποτελεῖται ἀπό δύο βασικά μέρη:

· Από τήν **κύρια συσκευή** καί ἀπό τό **μικροτηλέφωνο** (σχ. 8.1α καί 8.3α).


Η κύρια συσκευή περιλαμβάνει:

- Τό **μηχανισμό παλμοδοτήσεως**, πού μετατρέπει κάθε ἐπιλεγόμενο ψηφίο σέ ἵσο ἀριθμό παλμῶν ρεύματος ἡ τό **κύκλωμα συχνοτήτων**, πού μετατρέπει κάθε ἐπιλεγόμενο ψηφίο σέ συνδυασμό συχνοτήτων.
- Τό **σύστημα κλήσεως** (ήλεκτρικό κουδούνι κλπ.), πού εἰδοποιεῖ τό συνδρομητή ὅτι μία κλήση ἔχει φθάσει στό τηλέφωνό του.
- Τήν **πλάκα συναρμογῆς** μέ τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα (ἀντιστάτες, πυκνωτές, μεταφορέας κλπ.) καί τόν ἐπαφέα τοῦ ἄγκιστρου.

Τό μικροτηλέφωνο περιλαμβάνει:

- Τή **μικροφωνική κάφα (μικρόφωνο)** γιά τή μετατροπή τῶν ἡχητικῶν κυμάτων τῆς ὄμιλίας σέ ἡλεκτρικό ρεῦμα.
- Τήν **τηλεφωνική κάφα (άκουστικό)** γιά τή μετατροπή τοῦ ρεύματος ὄμιλίας σέ ἡχητικά κύματα.

“Οταν τό τηλέφωνο δέν χρησιμοποιεῖται, τό μικροτηλέφωνο βρίσκεται τοποθετημένο σέ κατάλληλη ύποδοχή τῆς κύριας τηλεφωνικής συσκευής, πού ὄνομάζεται **ἄγκιστρο**. Ή ὄνομασία αὐτή ἔχει διατηρηθεῖ ἀπό τήν ἐποχή πού τό μικροτηλέφωνο κρεμιόταν ἀπό ἔνα ἄγκιστρο τῆς κύριας συσκευής.

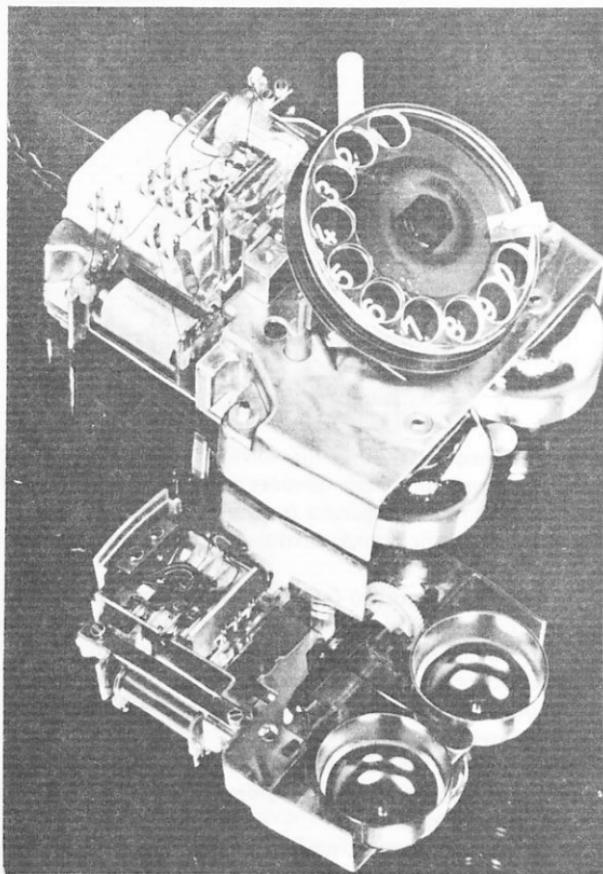


Σχ. 8.1α.

Τηλεφωνική συσκευή με έπιλογικό δίσκο.

Τροφοδότηση τῆς τηλεφωνικής συσκευής.

Τό τηλέφωνο κάθε συνδρομητή τροφοδοτεῖται μέ συνεχές ρεύμα από μιά κεντρική συστοιχία τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου μέσω τῆς συνδρομητικῆς γραμμῆς [τροφοδότηση κεντρικῆς συστοιχίας, σχῆμα 8.1β (α)]. Στό συνεχές αύτό ρεύμα ύπερτίθεται κατά τή συνδιάλεξη τό έναλλασσόμενο ρεύμα όμιλίας, ὅπως θά δοῦμε πιο κάτω.

Παλιότερα ή κάθε συσκευή χωριστά τροφοδοτόταν από μιά δική της **τοπική συστοιχία** [τροφοδότηση τοπικῆς συστοιχίας, σχῆμα 8.1β (β)]. Στήν περίπτωση αύτή συνεχές ρεύμα ρέει μόνο στό κύκλωμα τοῦ μικροφώνου, ἐνῶ στή συνδρομητική

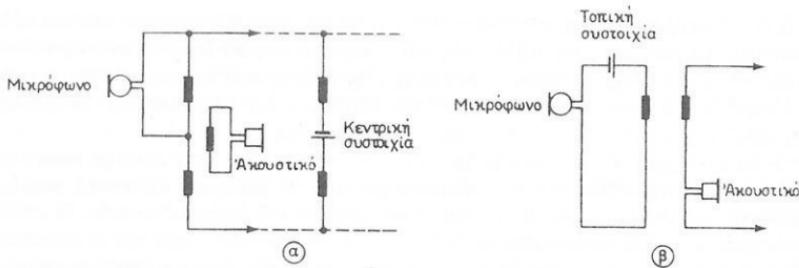

Σχ. 8.1β.

α) Τροφοδότηση κεντρικής συστοιχίας. β) Τροφοδότηση τοπικής συστοιχίας.

γραμμή ρέει τό έναλλασσόμενο ρεύμα όμιλίας, πού δημιουργεῖται στό μικρόφωνο και μεταβιβάζεται έπαγωγικά στή γραμμή. Ή τροφοδότηση τοπικής συστοιχίας έφαρμόζεται σήμερα μόνο σέ μερικές ειδικές περιπτώσεις, π.χ. σέ τηλέφωνα έκστρατείας ή σέ συνδρομητικές γραμμές μεγάλου μήκους, στίς όποιες ή έξασθένηση τού ρεύματος τροφοδοτήσεως από τό κέντρο είναι πολύ μεγάλη.


Τύποι τηλεφωνικῶν συσκευῶν.

Ανάλογα μέ τόν τρόπο πού μετατρέπεται ό συνδρομητικός άριθμός σέ ήλεκτρικό σήμα στήν τηλεφωνική συσκευή και άποστέλλεται στό κέντρο, διακρίνομε **συσκευές μέ έπιλογικό δίσκο** και **συσκευές μέ πληκτρολόγιο**.

8.2 Τηλεφωνική συσκευή μέ έπιλογικό δίσκο.

Συνδεσμολογία και λειτουργία τῆς συσκευῆς.

Τό σχήμα 8.2a (a) δείχνει κάπως άπλοποιημένα τή συνδεσμολογία τού τηλεφώνου μέ έπιλογικό δίσκο. Μόλις ό συνδρομητής σηκώσει τό μικροτηλέφωνο, κλείνειται ο έπαφέας τού άγκιστρου g και ένώνει σέ ένα βρόχο τόν άγωγό α μέ τόν άγωγό β, μέ άποτέλεσμα νά διοχετευθεῖ στό κύκλωμα άπ' τήν κεντρική συστοιχία συνεχές

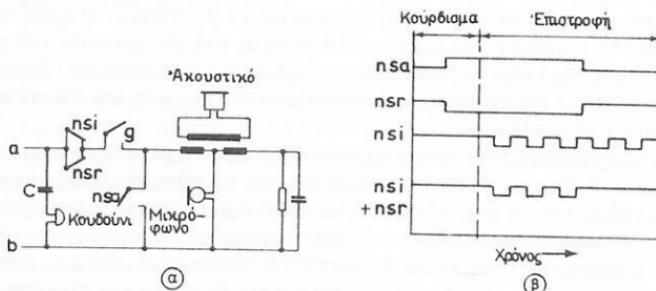

Σχ. 8.2a.

α) Συνδεσμολογία τηλεφωνικής συσκευῆς μέ έπιλογικό δίσκο. β) Διάγραμμα λειτουργίας τῶν έπαφέων τηλεφωνικῆς συσκευῆς μέ έπιλογικό δίσκο.

ρεῦμα, τό **ρεῦμα ήρεμίας**, πού προκαλεῖ τήν κίνηση στό τηλεφωνικό κέντρο τοῦ προεπιλογέα του συνδρομητῆ ἡ ἐνός κλησιθήρα, όπως θά δούμε ἀργότερα. Στό τέλος τῆς συνδιαλέξεως, ὅταν ὁ συνδρομητής ἀποθέσει τό μικροτηλέφωνο στό ἄγκιστρο, διακόπτεται τό κύκλωμα ἀπό τόν ἑπαφέα γ καὶ ἡ διακοπή τοῦ ρεύματος προκαλεῖ τήν ἔναρξη τῆς ἀπολύσεως τῆς συνδέσεως.

Ἡ καθοδήγηση τῶν ζευκτικῶν ὅργάνων τοῦ κέντρου ἐπιτυγχάνεται μέ τον **παλμούς ρεύματος** (ρευματωθήσεις), πού δημιουργοῦνται μέ ρυθμικές διακοπές μικρῆς διάρκειας τοῦ συνδρομητικοῦ βρόχου μέ τή βοήθεια τοῦ δίσκου ἐπιλογῆς. Σέ κάθε ἐπιλεγόμενο ψηφίο περιστρέφεται ὁ δίσκος μέ τό δάκτυλο μέχρι τόν ἀναστολέα τῆς κινήσεως στό κάτω δεξιό ἄκρο τοῦ δίσκου καὶ μέ τήν ἐνέργεια αὐτή τεντώνεται ἔνα σπειροειδές ἐλατήριο γύρω στόν ἄξονά του («κούρδισμα» τοῦ δίσκου). Κατόπιν ἀφήνεται ὁ δίσκος νά ἐπιστρέψει, μέ τή βοήθεια τοῦ ἐλατηρίου, στήν ἀρχική του θέση (ἐπιστροφή τοῦ δίσκου).

Κατά τό «κούρδισμα» τοῦ δίσκου, ἀνοίγει ὁ ἑπαφέας ἡρεμίας nsr (παλμοανασχετικός ἑπαφέας) καὶ ταυτόχρονα κλείνει ὁ ἑπαφέας ἐργασίας nsa (βραχυκυκλωτικός ἑπαφέας). Ο ἑπαφέας nsr παύει δηλαδή νά βραχυκυκλώνει τόν παλμοδοτικό ἑπαφέα nsi προετοιμάζοντας τή λειτουργία του, ἐνώ ὁ nsa βραχυκυκλώνει τό ύπόλοιπο τμῆμα τῆς γραμμῆς μαζί μέ τό μικρόφωνο καὶ τό ἀκουστικό, τό δόποιο δέν χρειάζεται κατά τή διάρκεια τῆς ἐπιλογῆς. Μέ τή βραχυκυκλωση αὐτή μειώνεται ἡ ἀντίσταση τοῦ βρόχου, μέ ἀποτέλεσμα τήν αὔξηση τοῦ ρεύματος καὶ ἀποφεύγεται ἡ μεταβίβαση τῶν ἐπιλογικῶν παλμῶν σάν παρασιτικῶν θορύβων στό ἀκουστικό τοῦ συνδρομητῆ. Ἡ λειτουργία τῶν ἑπαφέων παριστάνεται στό σχῆμα 8.2a (β) πού δείχνει τή χρονική μεταβολή τῆς καταστάσεως τῶν ἑπαφέων στίς δύος φάσεις τῆς λειτουργίας τοῦ δίσκου.

Οι ἐπιλογικοί παλμοί δημιουργοῦνται κατά τήν ἐπιστροφή τοῦ δίσκου, ἡ ὅποια ρυθμίζεται μέ ἔνα φυγοκεντρικό ρυθμιστή, ώστε ἡ ταχύτητα τοῦ δίσκου νά είναι σταθερή. «Ἐτσι οι παλμοί ἔχουν πάντοτε τήν ἴδια διάρκεια, ἀνεξάρτητα ἀπ’ τήν ταχύτητα ἐπιλογῆς κάθε συνδρομητῆ.

Ο παλμοδοτικός ἑπαφέας nsi ἀνοίγει καὶ κλείνει τόσες φορές, δοες ἀντίστοιχουν στό ψηφίο πού ἔχει ἐπιλεγεῖ, διακόπτοντας καὶ ξανακλείνοντας τό βρόχο καὶ δημιουργώντας ισάριθμους παλμούς. Μέ τόν τρόπο αὐτό μετατρέπεται κάθε ψηφίο σέ μιά **παλμοσειρά**. Ἐπιλέγει π.χ ὁ συνδρομητής τό ψηφίο 7, διακόπτεται ὁ βρόχος 7 φορές καὶ δημιουργεῖται μία παλμοσειρά μέ 7 παλμούς. Ἡ διάρκεια ἐνός παλμοῦ, δηλαδή ὁ χρόνος πού μεσολαβεῖ ἀπό τή στιγμή τῆς διακοπῆς τοῦ ρεύματος ὡς τή στιγμή τῆς ἐπόμενης διακοπῆς, στή χώρα μας ἀνέρχεται σέ 100 ms κατά μέσο όρο. Ἀπ’ αύτά 60 ms περίπου ἀντιστοιχοῦν στή διακοπή καὶ 40 ms στήν ἀποκατάσταση τοῦ κυκλώματος.

Μεταξύ δύο παλμοσειρῶν πρέπει νά μεσολαβεῖ ἀρκετά μεγάλη παύση, ώστε νά διαπιστώνουν τά ὅργανα στό τηλεφωνικό κέντρο τό τέλος τῆς παλμοσειρᾶς. Ἡ παύση αὐτή είναι ἐπίσης ἀπαραίτητη γιά νά δοθεῖ ὁ χρόνος στούς ἐπιλογεῖς νά ἀναζητήσουν σέ **έλευθερη ἐπιλογή** μιά ἐλεύθερη γραμμή στή δεκάδα (κατεύθυνση) πού ἔχουν καθοδηγηθεῖ ἀπό τό συνδρομητή. Τό διάστημα μεταξύ δύο παλμοσειρῶν πρέπει νά ἀνέρχεται τουλάχιστο σέ 500 ms στά συνηθισμένα ἡλεκτρομηχανικά συστήματα. Είναι ὅμως φανερό, ὅτι τό διάστημα αὐτό ἔξαρτᾶται καὶ ἀπό τήν ταχύτητα, μέ τήν ὅποια ἐπιλέγει ὁ συνδρομητής δύο διαδοχικά ψηφία καὶ ἀπό τό ψηφίο πού ἀκολουθεῖ ἔνα ἄλλο ψηφίο. Τό μικρότερο διάστημα παρουσιάζεται, ὅταν

τό έπόμενο ψηφίο είναι τό 1, γιατί ό δρόμος γιά τό «κούρδισμα» τοῦ δίσκου στό ψηφίο αύτό είναι ό πιο μικρός μεταξύ τῶν 10 ψηφίων.

Γιά νά αύξηθε ἡ ἐλάχιστη δυνατή διάρκεια μεταξύ δύο παλμοσειρῶν δημιουργεῖται τεχνητή αύξηση τῆς διαδρομῆς τοῦ δίσκου κατά τό «κούρδισμά» του. Ἡ αύξηση τῆς διαδρομῆς ἐπιτυγχάνεται κατασκευαστικά μέ μιά μικρή μετατόπιση τοῦ δίσκου ἀντίθετη ἀπό τή φορά τῶν δεικτῶν τοῦ ρολογιοῦ. Μ' αὐτόν τόν τρόπο ὅμως πραγματοποιεῖ ό ἐπαφέας nsi ἐπί πλέον διακοπές τοῦ βρόχου καί δημιουργεῖ δύο πρόσθετους παλμούς σέ κάθε ἐπιλεγόμενο ψηφίο, πού πρέπει νά ἀπαλειφθοῦν. Τήν ἐργασία αύτή ἐκτελεῖ ό παλμοσασχετικός ἐπαφέας nsr. Μέ τήν ἐπιλογή τοῦ ψηφίου 6 π.χ. δημιουργεῖ ό ἐπαφέας nsi 8 παλμούς. Μόλις ὅμως ἀποσταλοῦν οι 6 παλμοί, ἔνα Ἑκκεντρο κλείνει τόν ἐπαφέα nsr βραχυκυκλώνοντας τόν nsi καί ἔξουδετερώνοντας τούς δύο παλμούς πού ἀκολουθοῦν. Ταυτόχρονα μέ τό κλείσιμο τοῦ nsr ἀνοίγει ό ἐπαφέας nsa καί παραμένει ἀνοικτός μέχρι τό έπόμενο «κούρδισμα» τοῦ δίσκου.

Ο καλούμενος συνδρομητής εἰδοποιεῖται γιά τήν κλήση, πού ἔχει φθάσει στή συσκευή του, μέ τό **ήλεκτρικό κουδούνι**, στό όποιο διοχετεύεται ἔναλλασσόμενο ρεύμα 25 Hz ἀπό τή μηχανή κλήσεων καί σημάτων (Μ.Κ.Σ.) τοῦ κέντρου.

Ο πυκνωτής C ἐμποδίζει τή διέλευση συνεχοῦς ρεύματος ἀπό τό κουδούνι κι ἐπίσης χρησιμεύει στό σβήσιμο τῶν σπινθήρων, πού δημιουργοῦνται κατά τή λειτουργία τοῦ nsi. Τά ἔναλλασσόμενα ρεύματα ὄμιλας μέ συχνότητες 300 ως 3400 Hz καί τά ἥχοσήματα πού ἀποστέλλονται στό συνδρομητή μέ συχνότητα 450 Hz (ἥχοσήματα ἐλέύθερου, κατειλημμένου κλπ.) δέν ἔχουν καμιά ἐπίδραση στό κουδούνι, γιατί τά τυλίγματά του (στραγγαλιστικά πηνία) παρουσιάζουν μεγάλη ἀντίσταση στίς συχνότητες αύτές καί ἐμποδίζουν τή διέλευσή τους.

Όταν ό καλούμενος σηκώσει τό μικροτηλέφωνό του, κλείνει ό ἐπαφέας g, τής συσκευῆς του, μέ ἀποτέλεσμα νά συνδέθοῦν οι ἀγωγοί a καί b μέσω τοῦ κυκλώματος τοῦ μικροφώνου καί τοῦ ἀκουστικοῦ καί νά ἀποκατασταθεῖ ἡ σύνδεση μέ τόν καλούντα συνδρομητή. Ἡ ἀπάντηση τοῦ καλούμενου συνδρομητή ἀποτελεῖ καί τό **κριτήριο** γιά τή διακοπή τῆς ἀποστολῆς τοῦ ρεύματος κλήσεως ἀπό τό κέντρο, καθώς καί γιά τήν ἑναρξη ἡ προετοιμασία τῆς χρεώσεως τῆς συνδιαλέξεως, ἀνάλογα μέ τό ἀν είναι ύπεραστική ἡ ἀστική συνδιάλεξη.


Αύτακουστική ἔξασθένηση.

Τό μικρόφωνο συνδέεται μέ τό ἀκουστικό μέσω ἐνός μεταφορέα (μετασχηματιστή), ὅπως φαίνεται στό σχῆμα 8.2a (a). Ἡ σύνδεση αύτή ἔχει προορισμό νά ἔξασφαλίσει στό συνδρομητή τήν ἀκρόαση τῆς φωνῆς του, ὅταν ὄμιλεī, ἀλλά μέ ὄρισμένη ἔξασθένηση, ἡ ὁποία ὄνομάζεται **αύτακουστική ἔξασθένηση**. Ἡ αύτακουστική ἔξασθένηση δημιουργεῖται ὅπως φαίνεται στό σχῆμα 8.2β.

Τό μικρόφωνο διαρρέεται ἀπό συνεχές ρεύμα τῆς κεντρικῆς συστοιχίας. Ἡ ἔνταση αύτοῦ τοῦ ρεύματος μεταβάλλεται μέ τήν ἔνταση τῶν ἥχητικῶν κυμάτων, ὅταν μιλᾶ ὁ συνδρομητής, μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργεῖται ἔνα μεταβαλλόμενο ρεύμα. Τό ρεύμα αύτό μπορεῖ νά θεωρηθεῖ σάν συνεχές ρεύμα μέ σταθερό πλάτος, στό όποιο ἔχει ύπερτεθεῖ ἔνα ἔναλλασσόμενο ρεύμα, πού ἔχει πηγή τό μικρόφωνο.

Τό μικροφωνικό ἔναλλασσόμενο ρεύμα διακλαδίζεται στά δύο τυλίγματα N₁, καί

N_2 τοῦ μεταφορέα, πού ἔχουν τὴν ἴδια φορά περιελίξεως, σὲ δύο ἀντίθετα ρεύματα i_1 καὶ i_2 . Ἡ ἀντίσταση R_1 , ἐκλέγεται κατάλληλα, ὥστε νά είναι περίπου ἵση μὲ τὴν ἀντίσταση R_2 στὴν εἰσόδο τῆς συνδρομητικῆς γραμμῆς. Κατάλληλα ἐπίσης ἐκλέγονται οἱ ἀντίστασεις καὶ ὁ ἀριθμός στροφῶν N_1 καὶ N_2 τῶν δύο τυλιγμάτων, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ μαγνητευτικές δυνάμεις (διαρρεύματα) i_1N_1 καὶ i_2N_2 , πού δημιουργοῦνται σ' αὐτὰ, νά είναι περίπου ἵσες καὶ ἐπειδή εἶναι ἀντίθετες, σχεδόν νά ἄλληλαναιροῦνται. Ἡ διαφορά $i_1N_1 - i_2N_2$ ἐπάγει στὸ τύλιγμα N_3 μιά μικρή τάση, πού ἐπιτρέπει στὸ συνδρομητή νά ἀκούει ἔξασθενμένα τὴν φωνή του, χωρίς νά ἐνοχλεῖται. Ἡ μεταβίβαση αὐτή τῆς φωνῆς στὸ ἀκουστικό εἶναι ἀπαραίτητη, γιατὶ διαφορετικά μὲ τὴν ἀπόλυτη σιγή ὁ συνδρομητής σχηματίζει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ ἐγκατάσταση ἔχει ύποστεῖ βλάβη.

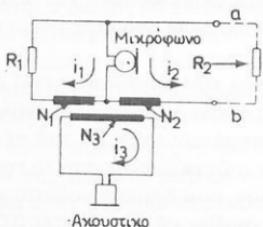

Σχ. 8.2β.
Σύνδεση μικροφώνου - ἀκουστικοῦ γιά τὴν ἔξασφάλιση «αὐτακουστικῆς ἔξασθενήσεως».


Ἡ αὐτακουστική ἔξασθενηση ἔναι απαραίτητη ἀκόμα καὶ γιά νά ἔξασθενοῦν οἱ θόρυβοι τοῦ περιβάλλοντος, πού μέσω τοῦ μικροφώνου φθάνουν στὸ ἀκουστικό καὶ γιά νά ἀποφεύγεται ἡ ἀκουστική ἀνάδραση. Στὴν τελευταία περίπτωση ἡχητικά κύματα ἀπό τὸ ἀκουστικό ἐπενεργοῦν στὸ μικρόφωνο δημιουργῶντας ρεῦμα, πού μεταβιβάζεται στὸ ἀκουστικό καὶ προκαλεῖ νέα ἡχητικά κύματα κ.ο.κ. Ἔτσι θά σχηματίζονταν κύκλος, ὁ οποῖος χωρίς ἔξωτερική ἐπίδραση θά συντηροῦσε συνεχῶς ἡχητικά κύματα.

8.3 Τηλεφωνική συσκευή μέ πληκτρολόγιο.

Σέ σύγχρονες συνδρομητικές συσκευές ἔχει ἀντικατασταθεῖ ὁ ἐπιλογικός δίσκος μέ πληκτρολόγιο, ὅπως φαίνεται στὸ σχῆμα 8.3α. Ἡ ἐπιλογή ἐνός ψηφίου πραγματοποεῖται μέ πίεση τοῦ ἀντίστοιχου πλήκτρου. Μέ τή βοήθεια τῶν πλήκτρων ἔξασφαλίζεται εύκολη, γρήγορη καὶ ἀξιόπιστη ἐπιλογή τοῦ συνδρομητικοῦ ἀριθμοῦ.

Πληκτροεπιλογή ἐφαρμόζεται τόσο σέ κλασικά συστήματα, στά ὅποια ὁ συνδρομητικός ἀριθμός μεταβιβάζεται στὸ κέντρο ύπό μορφή **παλμοσειρῶν**, ὅσο καὶ σέ σύγχρονα συστήματα στά ὅποια χρησιμοποιεῖται **κώδικας ἀκουστικῶν συχνοτήτων** γιά τή μεταβίβαση τοῦ συνδρομητικοῦ ἀριθμοῦ.

Χαρακτηριστικό τῶν συγχρόνων συνδρομητικῶν συσκευῶν εἶναι, ὅτι χρησιμοποιοῦν κυρίως ἡλεκτρονικά στοιχεῖα. Π.χ. τὸ μικρόφωνο ἄνθρακα ἔχει ἀντικατασταθεῖ μέ ἔνα τύπο μικροφώνου πυκνωτῆ, σὲ συνδυασμό μέ ἐνισχυτή, τὸ ἀκουστικό ἐπίσης ἔχει συνδυαστεῖ μέ ἐνισχυτή. Τὸ κουδούνι ἔχει δώσει τή θέση του σέ βομβητές ἢ σέ κυκλώματα πού χρησιμοποιοῦν γιά τὴν κλήση τοῦ συνδρομητή τὸ ἀκουστικό τῆς συσκευῆς. Τυπωμένα ἡλεκτρονικά κυκλώματα κωδικοποιήσεως, ἐνταμιεύσεως, ἀποκωδικοποιήσεως καὶ μεταδόσεως χρησιμοποιοῦνται γιά τὴν κα-

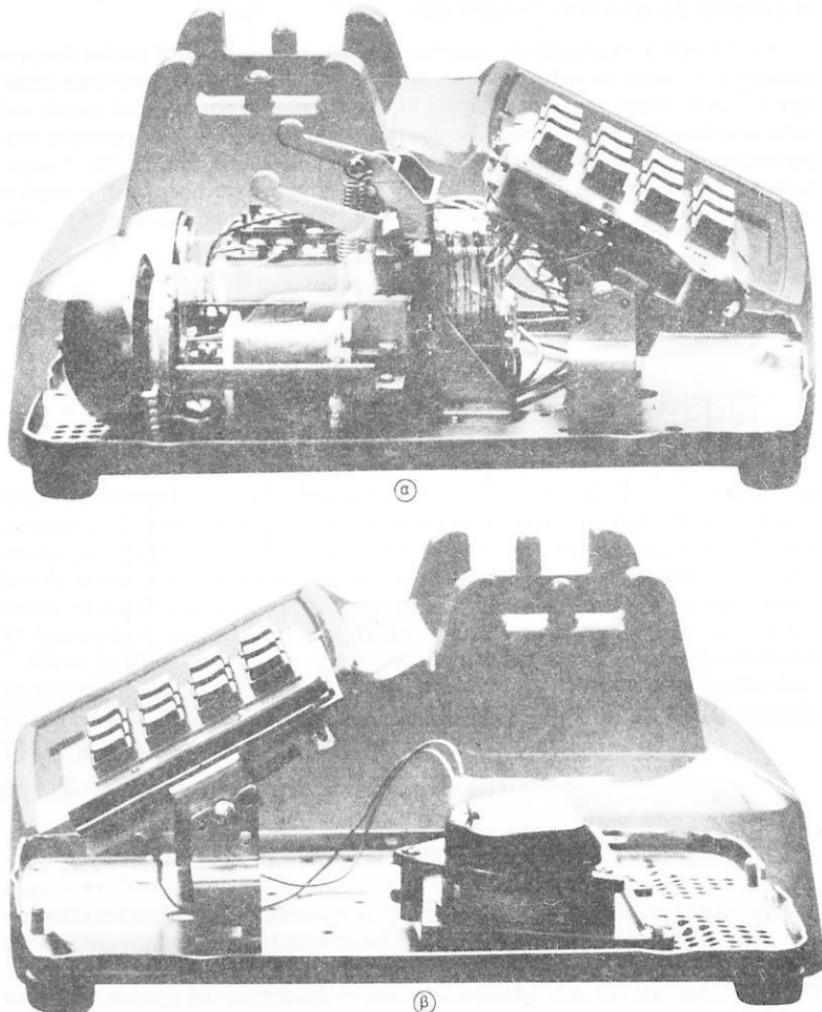

Σχ. 8.3a.

Τηλεφωνική συσκευή μέ πληκτρολόγιο:


- α) Μέ ήλεκτρομηχανικά στοιχεῖα. β) Μέ ήλεκτρονικά στοιχεῖα.

τάλληλη έπεξεργασία καί μετάδοση τοῦ συνδρομητικοῦ άριθμοῦ. Μέ τη χρησιμοποίηση ήλεκτρονικῶν στοιχείων ἐπιτυγχάνεται, μεταξύ ἄλλων, μείωση τοῦ βάρους τῆς τηλεφωνικῆς συσκευῆς, βελτίωση τῆς ποιότητας μεταδόσεως καί αὔξηση τῆς διάρκειας ζωῆς τῆς συσκευῆς.

Στή συνέχεια ἔξετάζομε σύντομα τούς δύο τύπους συσκευῶν μέ πληκτρολόγιο.

α) Συσκευή γιά μετάδοση παλμοσειρών.


Η συσκευή Σ περιλαμβάνει σύστημα μηχανικών έπαφέων οι οποίοι ένεργοποιούνται με τήν πίεση κάθε πλήκτρου και δίνουν (σχ. 8.3β) ένα συνδυασμό σημάτων (κώδικα) στούς τέσσερις άγωγούς Π_1 , ώς Π_4 , πού άντιστοιχεῖ στό ψηφίο τοῦ πλήκτρου πού πιέστηκε. Ο συνδυασμός αύτός μεταφέρεται σ' ένα κύκλωμα παλμοδοτήσεως, άποκωδικοποιεῖται στή μονάδα 1, ένταμιεύεται στή μονάδα 2, μετατρέπεται σέ παλμοσειρά στή μονάδα 3, καί δηγείται στή συνδρομητική γραμμή a, μέσω τῆς μονάδας 4 γιά νά φθάσει στό κέντρο. Η μονάδα προσαρμογῆς 4 πού κα-

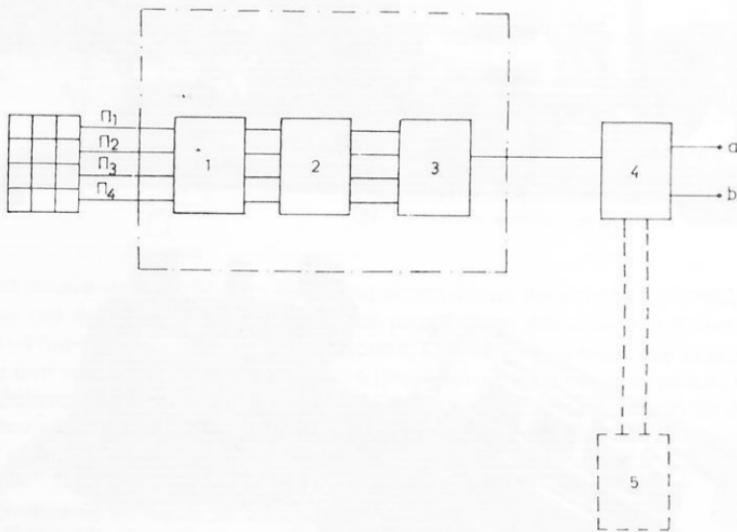

Σχ. 8.3β.
Βασικές μονάδες κυκλώματος παλμοδοτήσεως.

Θοδηγείται άπό τή μονάδα 3, περιλαμβάνει τόν παλμοδοτικό έπαφέα καί άποσυνδέει κατά τή μετάδοση τῶν παλμῶν τό κύκλωμα άκουστικοῦ - μικροφώνου 5. Τό κύκλωμα άκουστικοῦ - μικροφώνου άποτελεῖ μιά γέφυρα Wheatstone (σχ. 8.3γ). Ό ένας κλάδος τῆς γέφυρας σχηματίζεται άπό τή συνδρομητική γραμμή, πού εἶναι συνδεμένη στά σημεία A, B. Δύο κλάδους σχηματίζουν οι άντιστάτες Z_1 καί Z_2 , ένω τόν τρίτο κλάδο σχηματίζει ή σύνθετη άντισταση Z_B πού εἶναι μιά άπομίμηση τῆς άντιστάσεως εισόδου Z_L τῆς συνδρομητικής γραμμῆς, δηλαδή έχει περίπου τήν ίδια τιμή μέ αύτή. Τό μικρόφωνο M μέ τόν ένισχυτή του A_M εἶναι συνδεμένο μεταξύ τῶν σημείων B καί E τῆς γέφυρας, ένω τό άκουστικό R μέ τόν ένισχυτή του A_R μεταξύ τῶν σημείων A καί D. Οι ένισχυτές τροφοδοτούνται άπό τό συνεχές ρεῦμα τῆς συνδρομητικής γραμμῆς.

Τό ρεῦμα όμιλιας πού δημιουργείται στό μικρόφωνο ένισχύεται στόν ένισχυτή A_M καί δηγείται μέσω τῶν σημείων B, E στή γραμμή γιά νά φθάσει στό κέντρο.

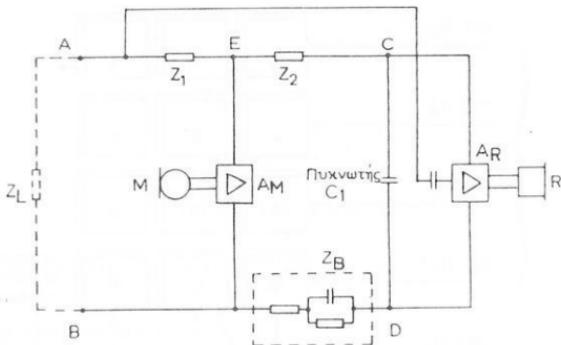

Σχ. 8.3γ.

Κύκλωμα άκουστικού - μικροφώνου.

"Οταν ή γέφυρα είναι έξισορροπημένη ίκανοποιητικά, έλάχιστο μικροφωνικό ρεύμα μεταβιβάζεται στόν κλάδο τοῦ άκουστικοῦ· οσο είναι άπαραίτητο γιά νά άκούει ό συνδρομητής έξασθενημένα τή φωνή του. Τά ρεύματα δημιλίας πού καταφθάνουν άπο τό κέντρο ένισχύονται στόν ένισχυτή A_R τοῦ άκουστικοῦ ό όποιος περιορίζει έπισης τά σήματα ύψηλης στάθμης γιά νά μήν προκαλοῦν άκουστικές διαταραχές. Ο πυκνωτής C_1 χρησιμεύει γιά τή βραχυκύλωση έναλλασσομένων ρευμάτων.


Μέ τή βοήθεια καταλλήλων έξασθενητῶν, πού παρεμβάλλονται στό άκουστικο καί τό μικρόφωνο, είναι δυνατό νά διατηρεῖται σταθερή ή στάθμη τοῦ λαμβανόμενου καί έκπεμπόμενου σήματος άνεξάρτητα άπο τό μῆκος τῆς συνδρομητικής γραμμῆς.

β) Συσκευή γιά μετάδοση άκουστικῶν συχνοτήτων.

Η συσκευή αύτή περιλαμβάνει ταλαντωτές πού δημιουργοῦν 8 διαφορετικές άκουστικές συχνότητες. Οι συχνότητες είναι ταξινομημένες σέ δύο όμάδες άπο 4 συχνότητες. Η όμαδα Α χαρακτηρίζει τίς σειρές τοῦ πληκτρολόγιου καί ή όμαδα Β τίς στήλες. Κάθε ψηφίο ο ώς 9 καθορίζεται άπο τίς 2 συχνότητες τῆς γραμμῆς καί τῆς στήλης στίς οποίες άνκει τό ψηφίο αύτό (σχ. 8.3δ).

"Οταν πιεσθεῖ ένα πλήκτρο έπιλεγονται αύτόματα δύο συντονισμένα κυκλώματα, πού άντιστοιχοῦν στίς 2 συχνότητες τοῦ πλήκτρου καί οι συχνότητες πού δίνουν τά κυκλώματα αύτά δόηγοῦνται ταυτόχρονα στή συνδρομητική γραμμή γιά νά φθάσουν στό τηλεφωνικό κέντρο. Στό κέντρο κατάλληλα κυκλώματα λαμβάνουν τίς συχνότητες, άναγνωρίζουν τό ψηφίο πού έχει έπιλεγεῖ καί τό μεταβιβάζουν στίς κεντρικές διατάξεις καθοδηγήσεως, πού θά τό χρησιμοποιήσουν γιά τήν άποκατάσταση τῆς συνδέσεως.

Μέ τή μέθοδο τῶν άκουστικῶν συχνοτήτων έπιτυγχάνεται πολύ πιό γρήγορη μεταβιβάση τοῦ συνδρομητικοῦ άριθμοῦ στό τηλεφωνικό κέντρο συγκριτικά μέ τή μεταβιβάση μέ παλμοσειρές. Ή χρησιμοποίηση έξ αλλου ταυτόχρονα δύο άκουστικῶν συχνοτήτων αύξανε τήν άσφαλεια μεταδόσεως.

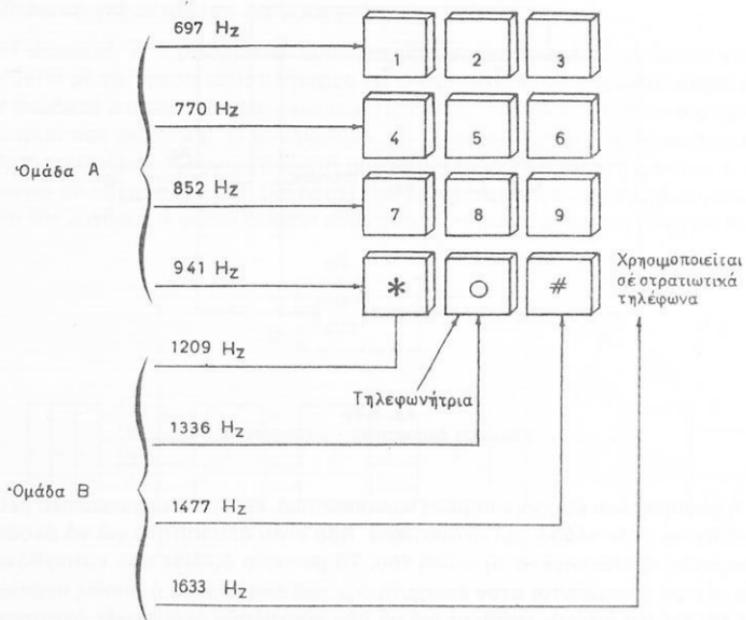

Σχ. 8.3δ.

Συνδυασμοί άκουστικών συχνοτήτων γιά μετάδοση τοῦ άριθμοῦ κλήσεως.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΕΛΩΝ

9.1 Μετρητής συνδιαλέξεων.

Οι άστικές και ύπεραστικές συνδιαλέξεις, πού πραγματοποιούν οι συνδρομητές, χρεώνονται σέ πολλά τηλεφωνικά συστήματα και στή χώρα μας μέ μονάδες, πού ή κάθε μιά τους άντιπροσωπεύει ένα όρισμένο τέλος, π.χ. 1 δραχμή. Ή μέτρηση των μονάδων πραγματοποιείται μέ ήλεκτρικούς μετρητές, έγκαταστημένους στό τηλεφωνικό κέντρο. Κάθε συνδρομητής έχει άποκλειστικά δικό του ένα **μετρητή συνδιαλέξεων** συνδεμένο στή συνδρομητική του γραμμή, δ όποιος έργαζεται μέ παλμούς ρεύματος.


Ο μετρητής άποτελείται άπό ένα **ήλεκτρομαγνήτη μέ όπλισμό** όπως ένας κυλινδρικός ρωστήρας συνεχούς ρεύματος, και έπι πλέον άπό τό **μηχανισμό μετρήσεως**. Μέ κάθε παλμό πού καταφθάνει στό μετρητή, έλκεται δ όπλισμός του και δ μηχανισμός μετρήσεως καταγράφει μια μονάδα. Ο μηχανισμός αύτός περιλαμβάνει πέντε τύμπανα άριθμημένα άπό 0 ώς 9, άνα ένα γιά τίς μονάδες, δεκάδες, έκατοντάδες, χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες, μέ τή βοήθεια των όποιων πραγματοποιείται άριθμηση χρεωστικών μονάδων άπό 00000 ώς 99999 (σχ. 9.1α). Ή κίνηση τού δ όπλισμού μεταδίδεται μέσω μιᾶς ώστικης γλωσσίδας σέ όδοντωτό τροχό σταθερά συνδεμένο μέ τό τύμπανο των μονάδων. Κάθε ένα άπό τά ύπόλοιπα τύμπανα κι-

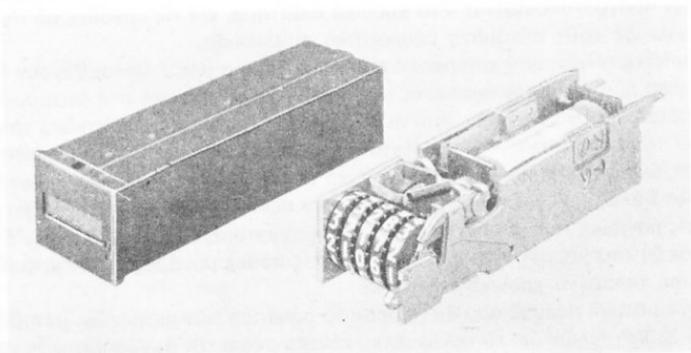

Σχ. 9.1α.
Μετρητής συνδιαλέξεων.

νείται άπό το προηγούμενό του κατά τόν έξις τρόπο: Μετά άπό μία πλήρη περιστροφή ένός τυμπάνου πραγματοποιεῖται σύζευξη τοῦ τυμπάνου αύτοῦ μέ τό έπομενο τύμπανο, τό όποιο στρέφει κατά ένα βῆμα ή μία μονάδα. Μέ τό 100.000ό βῆμα συμπληρώνει τό τύμπανο τῶν δεκάδων χιλιάδων μά πλήρη περιστροφή καὶ ο̄ μετρητής ἔρχεται άπ' τή θέση 99999 στήν άρχική θέση 00000.

Τό σχῆμα 9.1β δείχνει τήν άρχη λειτουργίας ένός σύγχρονου μετρητῆς. Μέ τήν έλξη τοῦ όπλισμοῦ κινεῖται ή ώστική γλωσσίδα πρός τά κάτω καὶ ἔρχεται στήν προηγούμενη ἐγκοπή τοῦ όδοντωτοῦ τροχοῦ. Μετά τήν άποδιέγερση τοῦ ρωστήρα, τό έλατήριο ἐπαναφέρει τόν όπλισμό στή θέση ήρεμίας, ένων ή γλωσσίδα ώθει τόν τροχό στήν κατεύθυνση τοῦ βέλους. Μέ τήν ώθηση αὐτή προχωρεῖ ο̄ τροχός

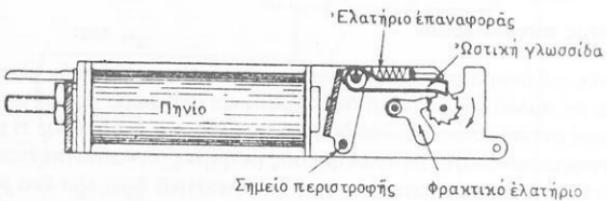

Σχ. 9.1β.
Βασική δομή σύγχρονου μετρητῆς.

κατά ένα δόντι, μέ άποτέλεσμα νά στραφεῖ τό τύμπανο τῶν μονάδων κατά μία μονάδα. "Ενα φρακτικό έλατήριο ἐμποδίζει τόν τροχό νά κινηθεῖ πρός τά πίσω.

9.2 Δείκτης τελῶν.

"Ο δείκτης τελῶν συνδέεται στή συνδρομητική τηλεφωνική συσκευή καὶ δίνει τή δυνατότητα στό συνδρομητή νά διαπιστώνει, καὶ τό συνολικό άριθμό μονάδων, πού ἔχει πραγματοποιήσει σ' ένα χρονικό διάστημα, καὶ τίς μονάδες μέ τίς θορητές χρεώνεται σέ κάθε αύτόματη ύπεραστική συνδιάλεξη.

Οι δείκτες τελῶν, πού χρησιμοποιούνται στή χώρα μας, περιλαμβάνουν ένα σύστημα άπό δύο ήλεκτρομηχανικούς μετρητές, θορητούς βασικά στή λειτουργία τους μέ τό μετρητή συνδιαλέξεων, πού περιγράψαμε. "Ο ένας μετρητής εἶναι τριψήφιος καὶ ἔχει τή δυνατότητα νά μηδενίζεται μετά άπό κάθε συνδιάλεξη μέ πίεση ένός κομβίου, ὥστε νά καταγράφει άπ' τήν άρχη τίς μονάδες πού χρεώνονται στήν έπομενη συνδιάλεξη. "Ο δεύτερος μετρητής εἶναι πενταψήφιος καὶ καταγράφει άθροιστικά τίς μονάδες τῶν συνδιαλέξεων, πού πραγματοποιούνται διαδοχικά. "Ετσι άπ' τήν ένδειξή του μπορεῖ νά διαπιστώσει κανείς πόσες μονάδες έχουν χρεωθεῖ συνολικά σέ θρισμένο χρονικό διάστημα.

Οι χρεωστικοί παλμοί, πού διεγέρουν τό σύστημα τῶν μετρητῶν, μεταβιβάζονται στό δείκτη τελῶν άπ' τό τηλεφωνικό κέντρο μέσω τής συνδρομητικής γραμμής μέ συχνότητα 16 kHz. Γιά τή μεταβιβαση αυτή εἶναι άπαραίτητο νά τοποθετηθεῖ ειδική διάταξη στή γραμμή τοῦ συνδρομητῆ στό κέντρο. "Η συχνότητα 16 kHz βρίσκεται έξω άπ' τήν περιοχή συχνοτήτων τής άνθρωπινης θυμιλίας καὶ ευκολα δια-

χωρίζεται άπ' αυτήν μέ τή βοήθεια ήλεκτρικού φίλτρου, πού τήν έμποδίζει νά φθάσει στό άκουστικό τῆς τηλεφωνικῆς συσκευῆς καί νά παρενοχλήσει τή συνδιάλεξη.

Οι χρεωστικοί παλμοί τῶν 16 kHz άποστέλλονται ταυτόχρονα μέ. τούς παλμούς συνεχοῦς ρεύματος, πού διεγείρουν τό μετρητή συνδιαλέξεων τοῦ συνδρομητῆ. Πρίν όδηγηθοῦν στό σύστημα τοῦ δείκτη τελῶν, άνορθώνονται καί ένισχύονται μέ κατάλληλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΛΥΧΝΙΕΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

10.1 Λυχνίες σηματοδοτήσεως.

Οι λυχνίες σηματοδότησεως χρησιμεύουν στήν όπτική σηματοδότηση βλαβών και διαφόρων καταστάσεων λειτουργίας ένός συστήματος. Στά τηλεφωνικά κυκλώματα χρησιμοποιούνται τριών ειδών λυχνίες: Λυχνίες πυρακτώσεως, λυχνίες άντιστάσεως και λυχνίες αιγάλης.

α) Λυχνίες πυρακτώσεως.

Οι λυχνίες πυρακτώσεως κατασκευάζονται μέ μεταλλικό νήμα και δείχνουν τή λειτουργική κατάσταση τῶν ἐπιλογέων, ὅπως καί κάθε εἰδούς βλάβες στό τηλεφωνικό κέντρο. Λυχνίες μέ διαφορετικά χρώματα — μπλέ, κόκκινο, πράσινο κ.ο.κ. — κάνουν γνωστό, ὅταν λειτουργήσουν, ὅτι κάκη π.χ. μιά ἀσφάλεια, ὅτι ἔνας ἀγωγός ἔχει γειωθεῖ κλπ. Οι λυχνίες πυρακτώσεως λειτουργοῦν μέ τάση 60 V ή 48 V στά δημόσια τηλεφωνικά κέντρα (24 V στά συνδρομητικά κέντρα) και παρουσιάζουν άντισταση σέ θερμή κατάσταση 1000 Ω περίπου (300 ώς 500 Ω σέ συνδρομητικά κέντρα).

β) Λυχνίες άντιστάσεως.

Οι λυχνίες άντιστάσεως κατασκευάζονται μέ νήμα ἀπό ταντάλιο, πού ἔχει τήν i-διότητα νά μεταβάλλει πάρα πολύ τήν άντιστασή του μέ τή θερμοκρασία. (Ἐνῶ σέ ψυχρή κατάσταση ἡ άντιστασή του είναι 1000 Ω περίπου, στήν κατάσταση πυρακτώσεως φθάνει σέ τριπλάσια ώς τετραπλάσια τιμή). Οι λυχνίες αύτές χρησιμοποιούνται γιά τήν προστασία δργάνων ἀπό ύπερφόρτιση και ταυτόχρονα γιά τή σηματοδότηση τῆς βλάβης.

Σέ κανονική λειτουργία ή λυχνία διαρρέεται ἀπό μικρό ρεῦμα, πού θερμαίνει λίγο τό νήμα. "Όταν αύξηθε τό ρεῦμα λόγω βραχυκυκλώματος, αύξανει ἡ θερμοκρασία τοῦ νήματος, ή λυχνία ἀρχίζει νά ἀκτινοβολεῖ και εἰδοποιεῖ γιά τή βλάβη. Παράλληλα αύξανει σημαντικά ἡ άντισταση τοῦ νήματος και ἐμποδίζει τή διέλευση περισσότερου ρεύματος.

γ) Λυχνίες αιγάλης.

Οι λυχνίες αιγάλης ἀποτελούνται ἀπό δύο ἡλεκτρόδια τοποθετημένα τό ἔνα ἀπέναντι στό ἄλλο σέ γυάλινο σωλήνα γεμάτο μέ εύγενές ἀέριο. Κάτω ἀπό μιά ὄρισμένη τιμή τάσεως στά ἡλεκτρόδια — τῆς τάσεως ἐναύσεως — ή λυχνία ἀποτελεῖ

Φραγμό στή διέλευση τοῦ ρεύματος. "Οταν ύπερβαίνει ἡ τάση τήν τιμή αὐτή, δημιουργεῖται ἐκκένωση αἴγλης στή λυχνία καί ἀπό τό ἀέριο διέρχεται ρεῦμα." Οταν κατόπιν μειωθεῖ ἡ τάση κάτω ἀπό μιά ὄρισμένη τιμή — τήν τάση σβέσεως — σταματᾷ ἡ ἐκκένωση καί ἡ διέλευση ρεύματος. Ή λυχνία αἴγλης χρησιμοποιεῖται σά διακόπτης γιά νά κλείσει π.χ. τό κύκλωμα ἐνός ρωστήρα, ὅταν ἡ τάση ύπερβει μιά συγκεκριμένη τιμή.

10.2 Ἀσφάλειες καί διακόπτες.

Στίς τηλεφωνικές ἔγκαταστάσεις χρησιμοποιοῦνται ἀσφάλειες ρεύματος καί ἀσφάλειες τάσεως καθώς καί διακόπτες, πού ἔχουν προορισμό τήν προστασία τῶν γραμμῶν, τῶν ἡλεκτρικῶν πηγῶν καί τῶν συσκευῶν ἀπό βλάβες λόγω ύπερφορτίσεων.

α) Ἀσφάλειες ρεύματος.

Οἱ ἀσφάλειες ρεύματος προστατεύουν τήν ἔγκατάσταση ἀπ' τίς συνέπειες ύπερβολικῶν ρευμάτων (ύπερθέρμανση, ἐπικίνδυνη ύπερφόρτιση). Στή βασική τους μορφή εἶναι **συντηκτικές ἀσφάλειες**. Περιλαμβάνουν ἔνα σύρμα, πού διαρρέεται ἀπ' τό ρεῦμα τοῦ προστατεύομένου κυκλώματος. Τό σύρμα εἶναι ύπολογισμένο νά διαρρέεται συνεχῶς ἀπό ὄρισμένο ρεῦμα ύπο ὄρισμένη τάση, χωρίς νά τοῦ προξενεῖται βλάβη. Τό ρεῦμα αὐτό ἀποτελεῖ τήν **ὄνομαστική ἔνταση** καί ἡ τάση τήν **ὄνομαστική τάση** τῆς ἀσφάλειας. "Οταν τό ρεῦμα ύπερβει τήν όνομαστική ἔνταση, τό σύρμα τῆς ἀσφάλειας ύπερθερμαίνεται μέ ἀποτέλεσμα, ἐφ' ὅσον ἡ ύπερβαση συνεχίζεται, νά λειώσει μετά ἀπό ὄρισμένο χρονικό διάστημα καί νά διακόψει τό κύκλωμα. Ή τίξη τοῦ σύρματος πραγματοποιεῖται τόσο συντομότερα, ὅσο μεγαλύτερο εἶναι τό ἐπί πλέον ρεῦμα. Τό ρεῦμα, στό διόποιο λειτουργεῖ ἡ ἀσφάλεια μετά προκαθορισμένο χρόνο δονμάζεται **ρεῦμα διακοπῆς** καί ἀποτελεῖ ἐπίσης ἔνα χαρακτηριστικό μέγεθος τῆς ἀσφάλειας.

Στήν τηλεφωνική τεχνική διακρίνομε τίς ἀσφάλειες ρεύματος σέ **ἀσφάλειες γραμμῶν** καί **ἀσφάλειες συσκευῶν**.

Οἱ ἀσφάλειες γραμμῶν χρησιμεύουν στήν προστασία τῶν ἡλεκτρικῶν γραμμῶν τῆς ἔγκαταστάσεως. Οἱ ἀσφάλειες αὐτές εἶναι ὅμοιες μέ τίς ἀσφάλειες τῶν δικτύων διανομῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας καί τοποθετοῦνται σέ κάθε διακλάδωση τοῦ δικτύου, δην μειώνεται ἡ διατομή τοῦ ἀγωγοῦ καί ἡ μέγιστη τιμή τοῦ ἐπιτρέπομένου ρεύματος. Κατασκευάζονται γιά όνομαστικές ἔντασεις πάνω ἀπό 10 A καί ἀποτελοῦνται ἀπό ἔνα πορσελάνινο σῶμα (φύσιγγα) γεμάτο μέ χαλαζιακὸ ἄμμο (σχ. 10.2a). Τό σύρμα συντήξεως ἀπό ἄργυρο εἶναι τεντωμένο κατά μῆκος τοῦ σώματος, μέσα στήν ἄμμο μεταξύ ἐνός πλακιδίου ἐνδείξεως στόν ἀκροδέκτη τῆς βάσεως καί στόν ἀκροδέκτη τῆς κεφαλῆς.


"Οταν τό ρεῦμα ύπερβει τήν όνομαστική του τιμή, λειώνει τό σύρμα καί τό ἡλεκτρικό τόξο, πού δημιουργεῖται στό σημεῖο τῆς διακοπῆς, σβήνεται ἀπ' τήν ἄμμο. Τό πλακίδιο στή βάση δέν συγκρατεῖται πιά ἀπ' τό σύρμα, πιέζεται πρός τά ἐπάνω ἀπό ἔνα μικρό ἐλατήριο καί δείχνει ὅτι ἡ ἀσφάλεια ἔχει καεῖ.

Ο χρόνος τήξεως τῆς ἀσφάλειας προδιαγράφεται ἀνάλογα μέ τήν ἔνταση τοῦ ἐπί πλέον ρεύματος πού περνά μέσα ἀπό αὐτήν. Ἀσφάλεια π.χ. 6 A (όνομαστική τι-

μή) πρέπει νά άντεξει σέ ύπερφόρτιση μέ τό 1,5/πλάσιο του ρεύματος αύτοῦ ἐπί μία ώρα. Σέ ύπερφόρτιση μέ τό 10/πλάσιο ρεῦμα θά πρέπει νά λειώσει σέ 20 ώς 30 ms.

Οι **ἀσφάλειες συσκευῶν** προστατεύουν ξεχωριστές συσκευές τῆς ἐγκαταστάσεως. Κατασκευάζονται γιά όνομαστικές ἐντάσεις ἀπό 0,01 μέχρι 10 A καὶ δέν εἶναι δυνατόν νά ύπερφορτισθοῦν σέ μεγάλο χρονικό διάστημα. "Όταν τό ρεῦμα ύπερβει τήν όνομαστική τιμή, διακόπτεται τό κύκλωμα, ἀνάλογα μέ τήν ἐντάση, μέσα σέ 40 s τό πολύ. "Ορισμένη ἐπιβράδυνση στή διακοπή του κυκλώματος εἶναι ἀπαρίτητη στά τηλεφωνικά κέντρα, διότι ἔκει ἐμφανίζονται παλμοί ρεύματος (π.χ. κατά τήν δόθητην τῶν ἐπιλογέων) πολύ ύψηλότεροι ἀπ' τήν όνομαστική τιμή τῆς ἀσφάλειας. Οι ἀσφάλειες συσκευῶν κατασκευάζονται σέ δύο τύπους: σάν **ἀσφάλειες γυαλίνου σωλήνα** καὶ σάν **ἐπανασυγκολλητές ἀσφάλειες**.

'Η **ἀσφάλεια γυαλίνου σωλήνα** ἀποτελεῖται ἀπό ἓνα γυαλίνο σωλήνα μέ μεταλλικά καλύμματα στά δύο ἄκρα σάν ἀκροδέκτες καὶ ἀπ' τό σύρμα συντήξεως. 'Ο σωλήνας εἶναι κενός ἢ περιέχει χαλαζιακή ἄμμο. 'Ανάλογα μέ τή διαμόρφωση τῶν ἀκροδεκτῶν διακρίνομε ἀπλές καὶ μαχαιρωτές ἀσφάλειες του τύπου αύτοῦ (σχ. 10.2β).

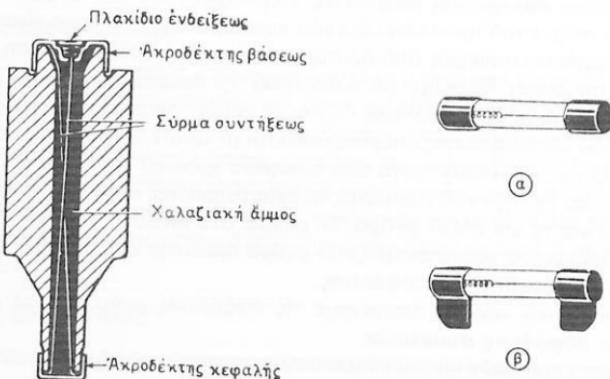


Σχ. 10.2α.
Συντηκτική ἀσφάλεια γραμμῆς.

Ἀσφάλειες γυαλίνου σωλήνα: α) Ἀπλή ἀσφάλεια. β) Μαχαιρωτή ἀσφάλεια.

'Η **ἐπανασυγκολλητή ἀσφάλεια** περιλαμβάνει ἓνα πηνίο θερμάνσεως, πού διαρρέεται ἀπό τό ρεῦμα του προστατευόμενου κυκλώματος. Στό ἐσωτερικό τοῦ πηνίου εἶναι τοποθετημένος ἔνας ἀξονίσκος (ἐπαφικός ἀξονίσκος), ὁ ὅποιος μέ τό ἔνα του ἄκρο πιέζει ἔνα ἑλατήριο. 'Ο ἀξονίσκος συγκρατεῖται στή θέση του σέ κανονική λειτουργία ἀπό μιά μαλακή κόλληση [σχ. 10.2γ (α)].

"Όταν περάσει ἀπ' τό πηνίο ύπερβολικό ρεῦμα, λειώνει ἡ κόλληση, ἀπελευθερώνεται ὁ ἀξονίσκος καὶ τό ἑλατήριο τόν ὥθει πρός τά ἔξω. 'Εδῶ βάζει σέ λειτουργία ἐπαφεῖς, πού διακόπτουν τό προστατευόμενο κύκλωμα καὶ κλείνουν ἓνα κύκλωμα σηματοδοτήσεως, πού είδοποιεῖ γιά τή βλάβη. 'Η ἀσφάλεια αὐτή ἐπανασυγκολλᾶται μέ τή βοήθεια εἰδικῆς διατάξεως καὶ χρησιμοποιεῖται καὶ πάλι.

Στήν ίδια κατηγορία μέ τήν έπανασυγκολλητή άνήκει καί η **άναστρεφόμενη άσφαλεια** [σχ. 10.2γ (β)], στήν όποια δέ έπαφικός άξονισκος πιέζεται από ένα δεύτερο βοηθητικό άξονισκο, πού συγκρατεῖται στή θέση του μέσα στό φυσίγγιο μέ μαλακή κόλληση.

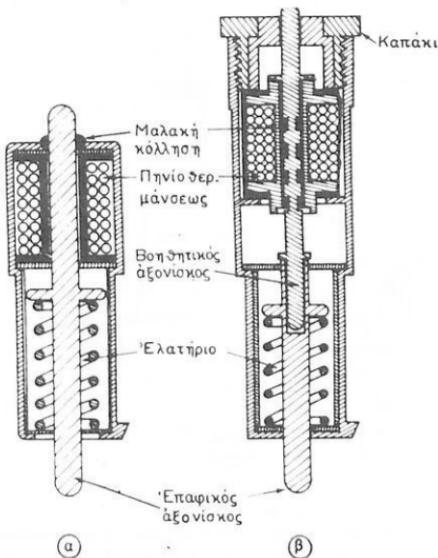

Σχ. 10.2γ.

Έπανασυγκολλητή άσφαλεια (α) και άναστρεφόμενη άσφαλεια (β).


"Όταν ύπερθερμανθεῖ από ύπερβολικό ρεῦμα τό πηνίο θερμάνσεως, λειώνει ή κόλληση καί δέ έπαφικός άξονισκος πιέζει τό βοηθητικό άξονισκο πρός τά έπάνω. Στή νέα του θέση συγκολλᾶται αυτόματα δέ βοηθητικός άξονισκος, μόλις κρυώσει ή κόλληση μετά τή διακοπή τοῦ κυκλώματος. Γιά νά ξαναρησμοποιηθεῖ ή άσφαλεια, χρειάζεται απλῶς νά ξεβιδωθεῖ τό καπάκι καί νά άναστραφεῖ τό φυσίγγιο.

Μέ τίς δύο τελευταίες άσφαλειες πού περιγράφαμε έπιτυγχάνεται ή άπαραίτητη έπιβράδυνση στή διακοπή τοῦ κυκλώματος λόγω τῆς έμμεσής τους λειτουργίας (τό ρεῦμα τοῦ κυκλώματος δέν περνά απ' τό συντηκόμενο σύρμα, άλλα θερμαίνει τό πηνίο πού λειώνει τήν κόλληση). Μειονέκτημά τους είναι, οτι μέ τίς έπανειλημμένες κολλήσεις καί άποκολλήσεις μεταβάλλονται οι χαρακτηριστικές τους τιμές καί μειώνεται ή διάρκεια τῆς ζωῆς τους. Έπίσης ύπάρχει κίνδυνος, ἃν αύξηθει πολύ γρήγορα τό ρεῦμα σέ περίπτωση βραχυκυκλώματος, νά καταστραφεῖ τό θερμικό πηνίο, πρίν λειώσει ή κόλληση καί νά μή λειτουργήσει ή άσφαλεια. Γιά τούς λόγους αυτούς χρησιμοποιούμε παράλληλα μέ τίς άσφαλειες καί **προστατευτικούς διακόπτες**, ειδικά σχεδιασμένους γιά τηλεφωνικά κυκλώματα.

β) Διακόπτες.

Ο διακόπτης είναι έφοδιασμένος μέ ένα μαγνητικό σύστημα γιά γρήγορη ήλε-


κτρομαγνητική διακοπή, όταν τό ρεύμα ύπερβει κατά πολύ τήν όνομαστική τιμή, και μιά διμεταλλική λουρίδα μέ θερμικό πτηνίο γιά **θερμική διακοπή** μετά δρισμένο χρονικό διάστημα σέ σχετικά μικρές άλλα συνεχείς ύπερβάσεις τής όνομαστικής τιμής (σχ. 10.2δ).

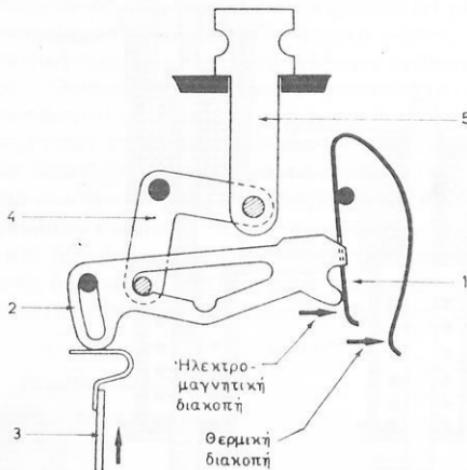

Σχ. 10.2δ.

Βασική δομή του τηλεφωνικού προστατευτικού διακόπτη:

- 1) Φρακτικό έλατήριο.
- 2) Παλινδρομικός άξονισκος.
- 3) Έπαφική ράβδος.
- 4) Όρθογώνιος μοχλός.
- 5) Ζευκτική ράβδος.

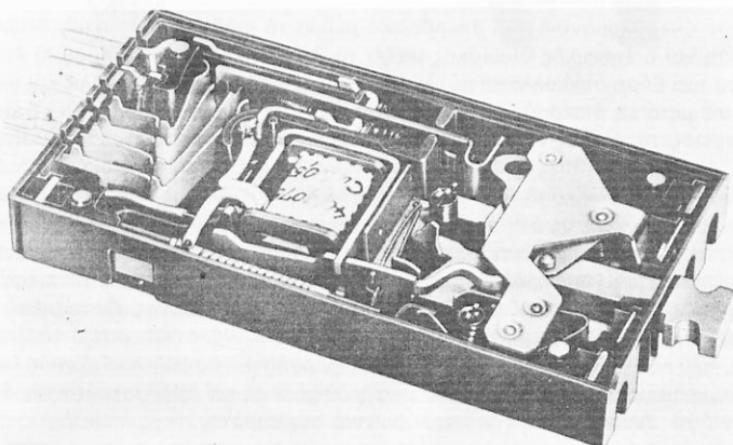

Σχ. 10.2ε.

Προστατευτικός διακόπτης.


Τά δύο συστήματα δροῦν παράλληλα έπάνω στό φρακτικό έλατηριο 1 (διμεταλλική λουρίδα τοῦ θερμικοῦ συστήματος), πού άποδεσμεύεται καὶ ἀφήνει ἐλεύθερο τὸν παλινδρομικὸν ἀξονίσκο 2 καὶ τὴν ἑπαφικήν ράβδον 3. Κάτω ἀπ' τὴν ἑπίδραση ἑνὸς έλατηρίου τῆς ἑπαφικῆς ράβδου ὡθεῖται ὁ παλινδρομικὸς ἀξονίσκος καὶ μέσω τοῦ ὄρθογώνιου μοχλοῦ 4 ἡ ζευκτική ράβδος 5, ἡ δοπία ἑκτινάσσεται πρός τὰ ἐπάνω δείχνοντας ἔτσι τὴν κατάσταση τοῦ διακόπτη. Μέ τὴν κίνηση τῆς ἑπαφικῆς ράβδου πρός τὰ ἐπάνω ἀνοίγει ὁ κύριος ἑπαφέας τοῦ διακόπτη καὶ μέσω αὐτοῦ ὁ ἑπαφέας διακοπῆς τοῦ προστατευόμενου κυκλώματος.

Τό σχῆμα 10.2ε δείχνει συναρμολογημένο τὸν προστατευτικό διακόπτη.

10.3 Ἀσφάλειες τάσεως.

Οἱ ἀσφάλειες τάσεως προστατεύουν τὶς ἐγκαταστάσεις ἀπό ὑπερβολικές τάσεις, πού ἐμφανίζονται σὲ ἐναέριες γραμμές γιά διάφορους λόγους, π.χ. ἀπό ἀτμοσφαιρικές ἐκκενώσεις, ἑπαφή μὲ δίκτυα ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας κλπ.

Ἡ ἀσφάλεια γυάλινου σωλήνα ἀποτελεῖται συνήθως ἀπό δύο ἡλεκτρόδια τοποθετημένα σὲ μικρή ἀπόσταση τό ἔνα ἀπ' τ' ἄλλο, μέσα σ' ἔνα γυάλινο σωλήνα γεμάτο μέ εὐγενές ἀέριο [σχ. 10.3 (α)]. Τό ἔνα ἡλεκτρόδιο συνδέεται μὲ τὴν ἐναέρια γραμμή, τό ἄλλο γειώνεται. Σὲ ὑπερβολικές τάσεις στὴ γραμμή (περισσότερο ἀπό 230 V περίπου) δημιουργεῖται ἡλεκτρική ἐκκένωση στὸ σωλήνα καὶ τὸ ρεῦμα ρέει στὴ γῆ παρακάμπτοντας τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ κέντρου.

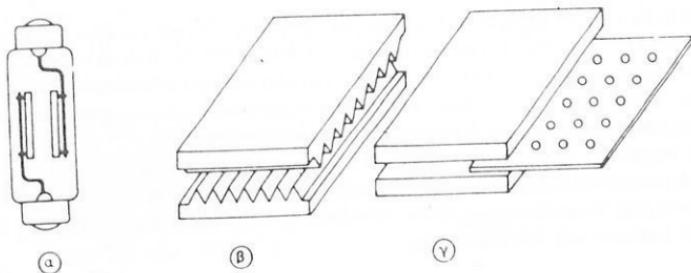

Σχ. 10.3.

Ἀσφάλειες τάσεως:

α) Ἀσφάλεια γυάλινου σωλήνα. β) Ἀσφάλεια ἄνθρακα μὲ πριονωτές ἐπιφάνειες. γ) Ἀσφάλεια ἄνθρακα μὲ λεῖες ἐπιφάνειες καὶ διαχωριστική πλάκα.

Λιγότερη εύαισθησία καὶ ἀξιοποιία παρουσιάζουν οἱ ἀσφάλειες ἄνθρακα, πού ἀποτελοῦνται ἀπό δύο ἀπέναντι πλάκες ἄνθρακα μὲ πριονωτή ἐπιφάνεια [σχ. 10.3 (β)] ἢ δύο λεῖες πλάκες ἄνθρακα χωρισμένες μὲ μιὰ διάτρητη πλάκα ἀπό πλαστικό ἢ μαρμαρυγία [σχ. 10.3 (γ)].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ – ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

11.1 Γενικά.

Οι κατασκευαστικές μονάδες που περιγράφαμε μέχρι τώρα είναι ήλεκτρομηχανικές, δηλαδή περιλαμβάνουν κινούμενα μέρη. Οι μονάδες αύτές χρησιμοποιούνται στα κλασικά ήλεκτρομηχανικά τηλεφωνικά κέντρα τά όποια άποτελούν σήμερα τό μεγαλύτερο ποσοστό των έγκαταστημένων κέντρων σ' όλοκληρο τόν κόσμο.

Τά ήλεκτρομηχανικά κέντρα άρχισαν τό τελευταίο διάστημα νά δίνουν τή θέση τους σέ ήλεκτρονικά κέντρα, λόγω τών οίκονομικών και λειτουργικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν αύτά.

Στά ήλεκτρονικά κέντρα οι διάφορες λειτουργίες έλεγχονται άπό ήλεκτρονικούς υπολογιστές. "Ετοι τά κέντρα αύτά, όπως οι ύπολογιστές, συγκροτούνται άπό τυπωμένα κυκλώματα που περιλαμβάνουν μεγάλο άριθμό **όλοκληρωμένων κυκλωμάτων**. 'Επι πλέον τά ήλεκτρονικά κέντρα τελευταίου τύπου χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο **μικροεπεξεργαστές** και **μικροϋπολογιστές**.

Στό κεφάλαιο αύτό δίνονται βασικά στοιχεία γιά τά όλοκληρωμένα κυκλώματα και τούς μικροεπεξεργαστές - μικροϋπολογιστές, θεωρώντας ότι τά διάφορα ειδη τρανζιστόρων (τρανζίστορες MOS, διπολικοί τρανζίστορες κλπ.) είναι ηδη γνωστά από τό μάθημα τής ήλεκτρονικής.

11.2 'Ολοκληρωμένα κυκλώματα.

Μιά βασική έπιδιωξη τής ήλεκτρονικής τεχνικής είναι ή συνεχής σμίκρυνση τών κατασκευαστικών στοιχείων και κυκλωμάτων. Μέ τή σμίκρυνση έπιτυγχάνεται έξιοικονόμηση χώρου και αύξηση τής ταχύτητας λειτουργίας ένός συστήματος. 'Η έπιδιωξη αύτή παράλληλα μέ τήν έπιδιωξη αύτοματοποίησεως τής παραγωγής και μειώσεως τού κόστους, δόργηση τούς κατασκευαστές συσκευών μέ πάρα πολλά στοιχεῖα, όπως είναι π.χ. οι ήλεκτρονικοί υπολογιστές, στή δημιουργία **όλοκληρωμένων κυκλωμάτων**.


Σ' ένα όλοκληρωμένο κύκλωμα συνδυάζονται περισσότερα στοιχεῖα — άντιστάτες, πυκνωτές, τρανζίστορες, άγωγοί συνδέσεως κλπ. — σ' ένα ένιαδιο σύνολο. "Ενα τέτοιο κύκλωμα είναι ένσωματωμένο σέ **πλακίδιο** άπό κατάλληλο ύλικο και δέν μπορεῖ νά χωριστεῖ στά στοιχεία του χωρίς νά καταστραφεῖ. 'Ανάλογα μέ τόν άριθμό τών τρανζίστόρων που περιλαμβάνει **ένα** πλακίδιο διακρίνομε τρεῖς βαθμίδες ό-

λοκληρώσεως: Όλοκλήρωση μικρής κλίμακας (SSI)* (< 100 τρανζίστορες), όλοκλήρωση μεσαίας κλίμακας (MSI)** (100 – 1000) και όλοκλήρωση μεγάλης κλίμακας (LSI)*** (> 1000). Άναλογα με τήν κατασκευή τους, τά όλοκληρωμένα κυκλώματα τά διακρίνομε σέ ύβριδικά και μονολιθικά κυκλώματα.

Τά ύβριδικά κυκλώματα άποτελούνται από μιά κατάλληλη βάση – πλακίδιο κεραμικού ύλικου ή γυαλιού – έπάνω στήν όποια τυπώνονται ή σχηματίζονται μέ έπικαθηση άτμων μετάλλου κλπ., άντιστάτες, πυκνωτές και άγωγοι συνδέσεως. Δίοδοι και τρανζίστορες συγκολλούνται στή βάση μετά. Όλοκληρο τό κύκλωμα περιβάλλεται μέ μονωτικό ύλικό γιά προστασία από έξωτερικές έπιδράσεις.

Μονολιθικά κυκλώματα άποτελούνται από ένα πλακίδιο μονοκρυσταλλικού ή μιαγωγού πυριτίου, πάχους 150 μ περίπου. Στό πλακίδιο αύτό δημιουργούνται μέ ειδικές μεθόδους (διάχυση μετάλλου στόν ήμιαγωγό κλπ.) τρανζίστορες, δίοδοι, άντιστάτες και πυκνωτές. Ή έπιφάνειά του καλύπτεται κατόπιν μέ ένα μονωτικό στρώμα από όξειδο τού πυριτίου πάχους 0,5 μ πού χρησιμεύει σά βάση γιά τό σχηματισμό άγωγών συνδέσεως μέ έπικαθηση άτμων μετάλλου. Τά μονολιθικά κυκλώματα διακρίνομε σέ διπολικά όλοκληρωμένα κυκλώματα, πού περιλαμβάνουν διπολικούς τρανζίστορες (μαζί μέ δίόδους, άντιστάτες κλπ.) και σέ όλοκληρωμένα κυκλώματα MOS μέ τρανζίστορες MOS.

Διπολικά κυκλώματα κατασκευάζονται γιά τήν ένίσχυση ή έπειξεργασία άναλογών σημάτων μέ SSI και MSI, καθώς και σά λογικά κυκλώματα γιά τό συνδυασμό ψηφιακών σημάτων, μέ SSI, MSI και LSI. "Ένας σπουδαϊος τύπος τής δεύτερης κατηγορίας είναι π.χ. τά ψηφιακά κυκλώματα TTL**** (Λογική Τρανζίστορα - Τρανζίστορα), στά όποια οι λογικές λειτουργίες πραγματοποιούνται μέ τρανζίστορες πολλών έκπομπών. Τό σχήμα 11.2α δείχνει τή δομή ένός άπλοου διπολικού, μονολιθικού κυκλώματος.

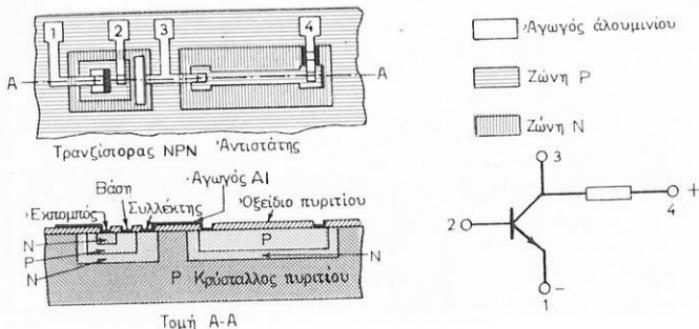

Σχ. 11.2α.

Δομή ένός άπλοου διπολικού, μονολιθικού κυκλώματος.


* SSI = Small Scale Integration

** MSI = Medium Scale Integration

*** LSI = Large Scale Integration

**** TTL = Transistor - Transistor Logic

Κυκλώματα MOS κατασκευάζονται σάν ψηφιακά κυκλώματα μέ MSI άλλα κυρίως μέ LSI. Στήν κατασκευή χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνολογίες, όπως P - MOS, N - MOS, κλπ. Οι τεχνολογίες MOS άποτελούν τή βάση γιά τήν διοκλήρωση μεγάλης κλίμακας (LSI) ψηφιακών κυκλωμάτων. Η LSI έπιπρέπει τήν κατασκευή σ' ένα κρύσταλλο πυρηνίου μέ πάχος 5 ώς 30 mm², 500 ώς 1500 τρανζιστόρων. Αποτέλεσμα τοῦ μεγάλου άριθμοῦ στοιχείων σέ πολύ μικρό χώρο είναι ή ακόμα μεγαλύτερη μείωση τοῦ κόστους, ή αὔξηση τῆς άξιοπιστίας καί ή πραγματοποίηση νέων έφαρμογών τῶν κυκλωμάτων LSI, όπως οι μικρούπολογιστές. Τό σχῆμα 11.2β, δείχνει ένα έτοιμο διοκληρωμένο κύκλωμα MOS μέ διόδους, τρανζιστορες καί άντιστάτες.

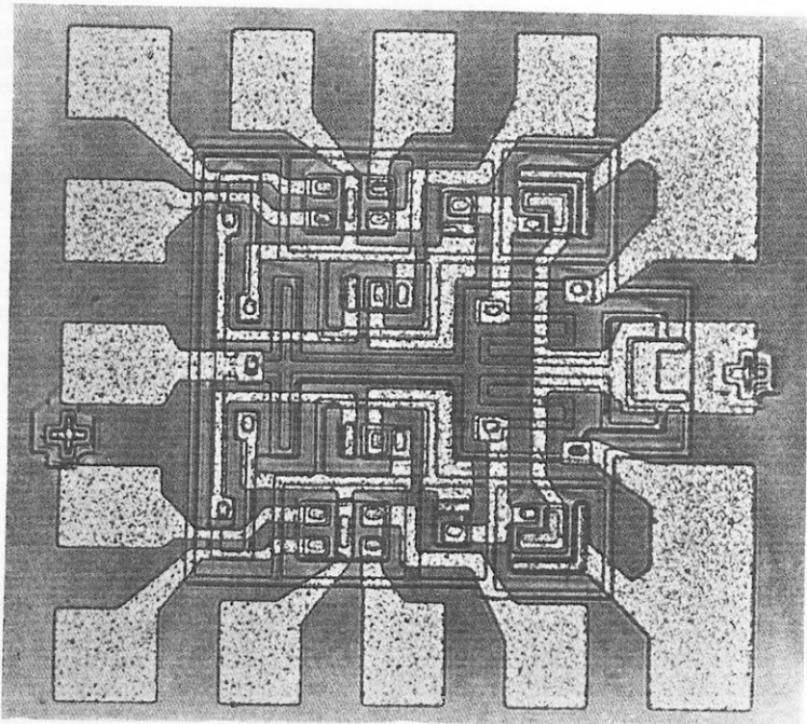

Σχ. 11.2β.

Όλοκληρωμένο κύκλωμα MOS μέ διόδους, τρανζιστορες καί άντιστάτες.

Γενικά οι διάφοροι τύποι ολοκληρωμένων κυκλωμάτων διαφέρουν ώς πρός τήν ισχύ, πού καταναλώνουν, τήν ταχύτητα πού έργαζονται, τό θόρυβο πού δημιουργείται, τήν άξιοπιστία, τή δυνατότητα προσαρμογῆς μεταξύ τους κλπ.

11.3 Μικροεπεξεργαστές⁽¹⁾ – Μικροϋπολογιστές⁽²⁾.

Οι μικροεπεξεργαστές και μικροϋπολογιστές άποτελούν έφαρμογή της όλοκληρωσεως μεγάλης κλίμακας (LSI) στήν έπεξεργασία πληροφοριών.

Ο **μικροεπεξεργαστής** κατασκευάζεται σε ένα μοναδικό ή σε πολύ λίγα πλακίδια ήμισιγωγού μέ LSI. Λειτουργικά, άποτελει μέρος ένός **συστήματος** έπεξεργασίας πληροφοριών, τού **μικροϋπολογιστή** και είναι ή βασική μονάδα έλεγχου γιά τήν έκτέλεση τών πράξεων και τήν έπεξεργασία τών δεδομένων, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τού ύπολογιστή. "Έχει, δηλαδή, στό σύστημα τού μικροϋπολογιστή τή θέση που έχει ή κεντρική μονάδα έπεξεργασίας (CPU)⁽³⁾ ένός κλασικοῦ ύπολογιστή μέ ένταμιευμένο πρόγραμμα. "Ένας στοιχειώδης μικροεπεξεργαστής άποτελείται από μιά μονάδα άριθμητικής λογικής, από μερικούς ένταμιευτές και από τή μονάδα έλεγχου.

Μερικά χαρακτηριστικά άντιπροσωπευτικῶν μικροεπεξεργαστῶν είναι τά άκολουθα:

- Άποτελούνται από 1 ώς 30 κυκλώματα LSI.
- Έχουν μνήμη 65 K.
- Τό μηκος τών λέξεων πού χρησιμοποιούν κυμαίνεται μεταξύ 4 και 16 bits.
- Τό μηκος τών έντολων τους είναι 30 ώς 100 bits.
- Έχουν συχνότητα χρονισμού 1 MHz.

Ο **μικροϋπολογιστής** είναι ένα πλήρες σύστημα έπεξεργασίας δεδομένων, άποτελούμενο από τρία βασικά μέρη: τό μικροεπεξεργαστή, τή μνήμη και τή μονάδα (ή μονάδες) εισόδου/έξόδου (I/O)⁽⁴⁾. Τό σχῆμα 11.3α δείχνει τή διάταξη ένός μικροϋπολογιστή.

"Η **μνήμη** διακρίνεται σέ **μνήμη προγράμματος** γιά τήν ένταμιευση τού προγράμματος (έντολων και μονίμων δεδομένων) τού ύπολογιστή και σέ **μνήμη δεδομένων** γιά τήν ένταμιευση τών προσωρινῶν δεδομένων. "Η μνήμη προγράμματος μπορεΐ νά είναι είτε **μνήμη μόνο άναγνώσεως (ROM)**⁽⁵⁾ ή **προγραμματιζόμενη μνήμη μόνο άναγνώσεως (PROM)**⁽⁶⁾. Στή δεύτερη περίπτωση ό χειριστής έχει τή δυνατότητα νά μετατρέψει τό πρόγραμμα στή μνήμη ή νά ένταμιεύσει νέο πρόγραμμα και ό ύπολογιστής όνομάζεται **μικροπρογραμματιζόμενος**. Στίς κοινές πρακτικές έφαρμογές δέν υπάρχει δυνατότητα άλλαγής τού άρχικου προγράμματος, ή μνήμη δηλαδή είναι ROM. "Η μνήμη δεδομένων είναι μνήμη τυχαίας προσπελάσεως (RAM)⁽⁷⁾. "Η μονάδα χρονισμοῦ δημιουργεῖ τά σήματα χρονισμοῦ τού ύπολογιστή. "Όλες οι μονάδες είναι συνδεμένες σ' ένα κοινό σύστημα άγωγῶν μέσω τού όποιου άνταλλάσσονται οι ωφειακές πληροφορίες.

(1) Μικροεπεξεργαστής = Microprocessor

(2) Μικροϋπολογιστής = Microcomputer

(3) CPU = Central Processing Unit


(4) I/O = (Input - Output)

(5) ROM = Read-Only-Memory

(6) PROM = Programmable Read-Only Memory


(7) RAM = Random-Access Memory

Οι μικροϋπολογιστές είναι σέ θέση νά έκτελέσουν πολύ πιο **οίκονομικά** όρισμέ-νες ύπολογιστικές έργασίες των μίνι - ύπολογιστών, άλλα κυρίως, παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα συγκριτικά μέ τά συστήματα **ένσυρματωμένης λογικής**, τά όποια προβλέπεται ότι θά έκτοπίσουν σέ μεγάλο βαθμό.

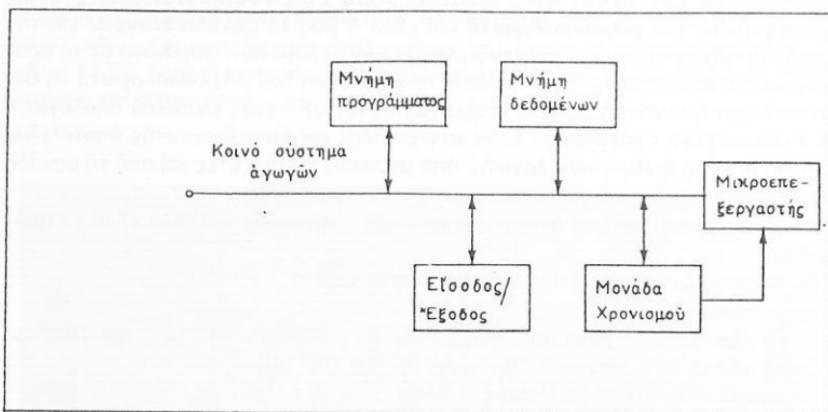

Σχ. 11.3α.
Μονάδες μικροϋπολογιστή.


"Ενα **σύστημα ένσυρματωμένης λογικής** περιέχει άριθμητική λογική και προγραμματισμό των λειτουργιών σέ πλακίδια μέ κυκλώματα SSI, MSI ή LSI πού συνδυάζονται γιά νά δώσουν όρισμένο άποτέλεσμα στήν έξοδο τοῦ συστήματος σέ συνάρτηση τῶν δεδομένων μέ τά όποια τροφοδοτεῖται ή είσοδος (σχ. 11.3β). Ή λογική και ό προγραμματισμός τῶν κυκλωμάτων είναι σχεδιασμένα γιά συγκεκριμένη **ειδική χρήση** και δέν μπορούν ν' άλλάξουν. "Ετσι ή παραγωγή κυκλωμάτων ένσυρματωμένης λογικής είναι οίκονομικά δυνατή μόνο όταν χρειάζεται μεγάλος άριθμός κομματιών. Αυτό έμποδίζει τή χρησιμοποίησή τους σέ εύρεια κλίμακα.

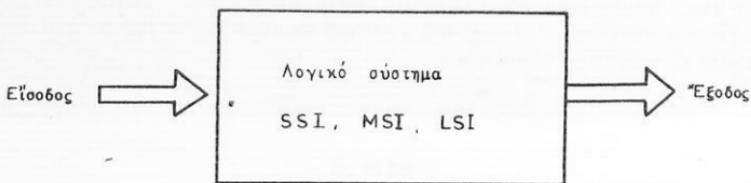

Σχ. 11.3β.
Σύστημα ένσυρματωμένης λογικής.

Ο μικροϋπολογιστής έχει τόν ίδιο στόχο μέ τό σύστημα ένσυρματωμένης λογικής, τόν όποιο δύμας πραγματοποιεῖ κατά διαφορετικό τρόπο, όπως φαίνεται στό

σχήμα 11.3γ. Οι μονάδες άριθμητικής λογικής (μικροεπεξεργαστής) και προγράμματος (μνήμη) είναι χωρισμένες και μπορούν νά χρησιμοποιηθούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, άρκει ή μνήμη νά προγραμματιστεί γιά τή συγκεκριμένη χρήση. Η γενική χρήση τῶν μονάδων τοῦ μικροϋπολογιστῆ ἐπιτρέπει τήν τυποποιημένη παραγωγή τους σε μεγάλες ποσότητες και τή χρησιμοποίησή τους σε περιπτώσεις που δέν χρειάζεται μεγάλος άριθμός κομματιών. Ακόμα, γίνεται δυνατή ή σύντομη συναρμολόγηση πολυπλόκων συστημάτων.

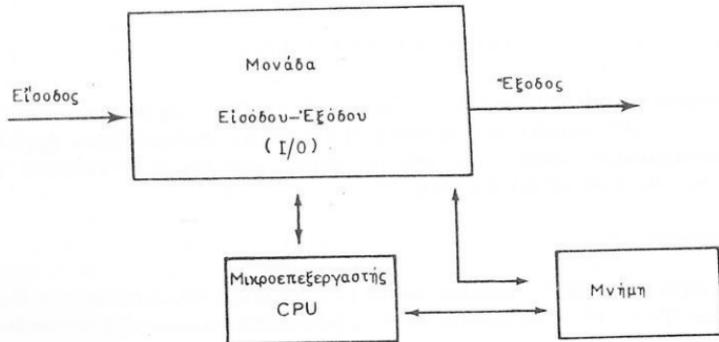

Σχ. 11.3γ.
Σύστημα ύπολογιστή.

Οι μικροϋπολογιστές παρουσιάζουν τεράστιες δυνατότητες έφαρμογών σε πάρα πολλούς τομεῖς τῆς τεχνικῆς καί ή ἐπίδρασή τους στὴν ἔξελιξη τῆς ηλεκτρονικῆς προβλέπεται νά είναι ὅμοια μέ ἐκείνη τῶν τρανζιστόρων. Στίς τηλεπικοινωνίες οἱ μικροϋπολογιστές ἔχουν ὥδη χρησιμοποιηθεῖ σε διαμορφωτές/ἀποδιαμορφωτές (MODEM), σε ψηφιακά φίλτρα, σε τηλεφωνικές συσκευές, σε τηλεφωνικά κέντρα καί σε συστήματα κωδικοποιήσεως.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ

Οι άγωγοι και τά καλώδια χρησιμεύουν γιά νά συνδέουν κατασκευαστικά στοιχεία, όμαδες από κατασκευαστικά στοιχεία (συσκευές, συγκροτήματα όργάνων, κλπ.) και τηλεπικοινωνιακές έγκαταστάσεις μεταξύ τους και νά μεταφέρουν ηλεκτρικά σήματα ή ηλεκτρική ένέργεια.

12.1 Άγωγοι.

Ο άγωγός σχηματίζεται από ένα σύρμα μέ πολύ μικρή ειδική άντισταση, δηλαδή μεγάλη ηλεκτρική άγωγιμότητα, ώστε νά έχει ασφαλίζεται κατά τό δυνατόν άνεμποδίστη ροή τού ρεύματος.

Σάν άγωγιμο ύλικό χρησιμοποιείται κυρίως **ηλεκτρολυτικός χαλκός**, πού παρουσιάζει μεγάλη χημική καθαρότητα μέ συνέπεια νά έχει μεγάλη ειδική άγωγιμότητα. Στήν τηλεφωνική τεχνική χρησιμοποιούνται έπισης, άλλα πολύ λιγότερο, ο **μπρούντζος** και τό **άλουμινο**. “Οταν άπαιτείται μεγάλη μηχανική άντοχή, χρησιμοποιούνται άγωγοι **χαλκοῦ-χάλυβα**. Αύτοί άποτελούνται από ένα χαλύβδινο σύρμα, πού περιβάλλεται από στρώμα χαλκοῦ. Ό χάλυβας δίνει τή μηχανική άντοχή, ένω ό χαλκός τήν καλή ηλεκτρική άγωγιμότητα. Ο Πίνακας 12.1.1 παρουσιάζει τίς ηλεκτρικές ιδιότητες μερικών κοινών ύλικων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.1.1.

Ύλικό	Ειδική άντισταση ρ $\Omega \text{ mm}^2/\text{m}$	Ειδική άγωγιμότητα κ $\text{m}/\Omega \text{ mm}^2$
Άργυρος	0,0165	61,0
Χαλκός	0,0175	57,0
Χρυσός	0,0230	43,5
Μπρούντζος (Cu + Sn)	0,0278	36,0
Άλουμινο	0,029	34,5
Ψευδάργυρος	0,062	16,0
Πλατίνα	0,108	9,2
Χάλυβας (WM 13)	0,13	7,7
Μόλυβδος	0,208	4,8

Τούς άγωγούς διακρίνουμε βασικά σέ μονωμένους άγωγούς και γυμνούς άγωγούς. Στούς μονωμένους άγωγούς, πού είμαστε άναγκασμένοι νά χρησιμοποιούμε τίς περισσότερες φορές, τό άγώγιμο σύρμα περιβάλλεται μέ στερεό μονωτικό ύλικό. Ή στερεή αύτή **μόνωση** έμποδίζει τή ροή ήλεκτρικού ρεύματος από ένα κύκλωμα σέ άλλο, όταν οι άγωγοι βρίσκονται σέ έπαφή, κι έπισης τή βαθμιαία καταστροφή τού άγωγού από έξωτερικές χημικές έπιδράσεις. Οι γυμνοί άγωγοι τοποθετούνται σέ δρισμένη άποσταση ό ένας από τόν άλλο· τή μόνωσή τους άποτελεί ό άερας πού μεσολαβεί (π.χ. έναέριες τηλεφωνικές γραμμές, άγωγοι τυπωμένων κυκλωμάτων κλπ.).

Σά μονωτικά ύλικά χρησιμοποιούνται στούς μονωμένους άγωγούς βερνίκι, χαρτί, ταινίες από μετάξι και βαμβάκι, πλαστικά ύλικά και έλαστικό. Τό είδος και τό πάχος τής μονώσεως έξαρτωνται από τό περιβάλλον, στό όποιο θά χρησιμοποιηθούν οι άγωγοι (Θερμοκρασία, ύγρασία, δραστικά άερια κλπ.), και από τήν ήλεκτρική τάση μεταξύ τους. Ή ποιότητα ένός μονωτικού χαρακτηρίζεται από τό συντελεστή διηλεκτρικών άπωλειών εφδ, τή διηλεκτρική σταθερά ε, τήν άντισταση μονώσεως R και τήν άντοχή διασπάσεως.

Η **γωνία άπωλειών** δα και ό **συντελεστής άπωλειών εφδ** (έφαπτομένη τής γωνίας δ) αποτελούν μέτρο τών ώμικών άπωλειών στήν άντισταση τού μονωτικού (άντισταση μονώσεως). "Οσο μικρότερη είναι ή γωνία δ, τόσο μικρότερες είναι οι άπωλειες, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα τού διηλεκτρικού.

Η **διηλεκτρική σταθερά ε** αποτελεί μέτρο τής χωρητικότητας C τού μονωτικού, ή όποια αύξανει άναλογα μέ τήν e. Ή **άντισταση μονώσεως R** αποδεικνύεται οτι είναι αντίστροφα άναλογη τής χωρητικότητας C. Έτσι μικρή διηλεκτρική σταθερά ε σημαίνει οτι τό μονωτικό έχει μικρή χωρητικότητα C και μεγάλη άντισταση μονώσεως R.


Η **άντοχή διασπάσεως** δίνεται σέ KV/mm και όριζει τή μέγιστη τάση, ή όποια έφαρμοζόμενη στής δύο έπιφάνειες μιᾶς πλάκας τού μονωτικού πάχους 1 mm, δέν δόηγει άκομά σέ διάσπαση τού μονωτικού. Σέ τάσεις μεγαλύτερες από τήν τάση διασπάσεως περνά ίσχυρό ρεῦμα από τό μονωτικό μέ απότελεσμα συνήθως τήν καταστροφή του. Ο Πίνακας 12.1.2 δίνει τίς χαρακτηριστικές τιμές μερικών μονωτικών ύλικών, πού ένδιαφέρουν ιδιαίτερα τήν τηλεφωνική τεχνική.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.1.2.

Υλικό	εφδ (σέ 800 Hz) 10 ⁴	ε (σέ 800 Hz)	Άντοχή διασπάσεως KV/mm
Χαρτί καλωδίων	30	2,1-2,3	50-60
Πολυαιθυλένιο	1-3	2,1-2,3	60
Πολυβινιλοχλωρίδιο (PVC)	200-400	3-8	40
Πολυστυρόλιο	10-40	2,4	50

Σά **χαρτί καλωδίων** χρησιμοποιείται συνήθως καθαρό χαρτί από θεική κυτταρινή στό φυσικό του χρώμα (άνοικτό καφέ) χωρίς προσμίξεις. Τό χαρτί αύτό σέ ξηρή

κατάσταση έχει καλές ήλεκτρικές ιδιότητες (μικρό συντελεστή απωλειών και χαμηλή διηλεκτρική σταθερά) και έπαρκή άντοχή διασπάσεως. Ή μόνωση κατασκευάζεται άπο μιά ή περισσότερες χάρτινες λουρίδες, πού περιτυλίγονται έλικωτά στον άγωγό μέ ύπερκάλυψη τουλάχιστον 25%. Γιά τη μείωση της διηλεκτρικής σταθερᾶς ε της μονώσεως τυλίγεται, όρισμένες φορές, πρώτα στον άγωγό ένα χάρτινο κορδόνι καί έπάνω σ' αύτό τυλίγονται κατόπιν οι χάρτινες λουρίδες. "Ετοι δημιουργείται ή μόνωση **χαρτιού - κενού χώρου**, όπως φαίνεται στό σχήμα 12.1. Καλώδια μέ χάρτινη μόνωση χρησιμοποιούνται γιά τη μετάδοση στενής ζώνης συχνοτήτων.

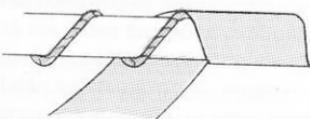

Σχ. 12.1.

Άγωγός μέ μόνωση χαρτιού - κενού χώρου.

Μονώσεις άγωγών μέ **πλαστικό** κατασκευάζονται άπο **πολυαιθυλένιο, πολυβινυλοχλωρίδιο** (PVC) και **πολυστυρόλιο**. Τό πολυαιθυλένιο έχει έξαιρετικές ήλεκτρικές ιδιότητες, καίγεται άσμας εύκολα. Τό PVC έχει λιγότερο καλές ήλεκτρικές ιδιότητες, άλλα καίγεται πολύ δύσκολα. Καλές ήλεκτρικές ιδιότητες έχει έπισης τό πολυστυρόλιο, πού συναντάται και μέ τήν έμπορική όνομασία Styroflex (στυροφλέξ). Υπερασπικά καλώδια μέ άγωγούς πλαστικής μονώσεως χρησιμοποιούνται γιά τη μετάδοση έυρείας ζώνης συχνοτήτων.

Άναλογα μέ τή χρήση γιά τήν όποια προορίζονται, κατασκευάζονται **μονόκλωνοι άγωγοι** μέ ένα συμπαγές άγωγιμο σύρμα και **πολύκλωνοι άγωγοι** μέ περισσότερα σύρματα. Πολύκλωνοι άγωγοι χρησιμοποιούνται γιά τή σύνδεση κινουμένων τμημάτων τηλεπικοινωνιακών συσκευών, λόγω τής εύκαμψίας τους. Πολύκλωνοι άγωγοι άπο μεγάλο άριθμο (ώς 400 και περισσότερο) μονωμένων μέ βερνίκι χάλκινων συρμάτων χρησιμοποιούνται έπισης γιά τή μεταφορά ένέργειας ύψηλών συχνοτήτων. Ή κατασκευή αύτή είναι άπαραίτητη, γιατί στίς ύψηλές συχνότητες συγκεντρώνεται και ρέει τό ρεύμα στήν έπιφάνεια τού άγωγού (έπιδερμικό φαινόμενο), ένω ο ύπόλοιπος άγωγός μένει άχρησιμοποίητος.

12.2 Καλώδια.


"Ένα τηλεφωνικό καλώδιο περιλαμβάνει πλήθος μονωμένων άγωγών μέ χαρτί ή πλαστικό. Οι άγωγοι αύτοί σχηματίζουν τήν **ψυχή** τού καλωδίου. Ή ψυχή προστατεύεται άπο έξωτερικές μηχανικές, ήλεκτρικές, θερμικές και χημικές έπιδράσεις μέ ένα κατάλληλο κατά περίπτωση περίβλημα, τόν **προστατευτικό μανδύα**. Ό μανδύας κατασκευάζεται άπο μόλυβδο, άλουμινιο, πλαστικό ή χάλυβα σέ λεια ή κυματοειδή μορφή (σχ. 12.2a).

Καλώδια, πού είναι έκτεθειμένα σέ ύψηλές μηχανικές καταπονήσεις, έφοδιάζονται μέ είδικό **όπλισμό**. Ό όπλισμός άποτελείται άπο χαλύβδινες ταινίες ή χαλύβδινα σύρματα, πού τυλίγονται έλικωτά γύρω άπο τό μανδύα τού καλωδίου (σχ. 12.2β). "Επειδή ο μανδύας κατασκευάζεται συνήθως άπο μαλακότερο ύλικο άπ'

ὅτι ὁ ὀπλισμός, γιά νά μήν ύποστεῖ μηχανικές βλάβες, τοποθετεῖται μεταξύ μανδύα και ὀπλισμοῦ ἔνα **έσωτερικό προστατευτικό περίβλημα**. Τό περίβλημα αὐτό ἀποτελεῖται ἀπό πολλές στρώσεις χαρτιοῦ ἢ γιούτας, πάχους περίπου 1,8 ὥς 2,5 mm, ἐμποτισμένου μέ πίσσα.



Σχ. 12.2α.
Προστατευτικός μανδύας καλωδίων.

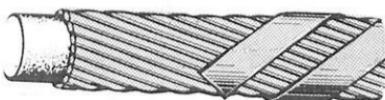

Σχ. 12.2β.
Καλώδιο μέ δηλισμό.

Καλώδια μέ δηλισμό ἐφοδιάζονται και μέ **έξωτερικό προστατευτικό περίβλημα** γιά τήν προστασία τοῦ δηλισμοῦ ἀπό διαβρώσεις. Τό περίβλημα σχηματίζεται ἀπό πολλές στρώσεις ὑφασματίνων ταινιῶν ἐμποτισμένων μέ πίσσα και ἀπό ἔνα έξωτερικό στρώμα σκόνης ἀσβέστου, πού ἐμποδίζει τήν πίσσα νά κολλᾶ.

Γιά νά έξουδετερωθοῦν ἀμοιβαίες ἡλεκτρικές ἐπιδράσεις μεταξύ τῶν κυκλωμάτων ἐνός καλωδίου και ἐμφάνιση **διαφωνίας**, δηλαδή ἀνεπιθύμητη μεταφορά ἐνέργειας ἀπό ἔνα κύκλωμα σέ ἄλλο, συστρέφομε τούς ἀγωγούς ἐλικωτά ἢ τούς πλέκομε, ὅπως λέμε: Διακρίνομε τά έξης εἴδη πλέξεως:

α) Πλέξη κατά ζεύγη.

Δύο ἀγωγοί συστρέφονται σχηματίζοντας ἔνα ζεῦγος [σχ. 12.2γ (α)].

β) Πλέξη κατά τριάδες.

Τρεῖς ἀγωγοί συστρέφονται σχηματίζοντας μιά τριάδα [σχ. 12.2γ (β)].


γ) Άστεροτετραδική πλέξη.

Τέσσερις ἀγωγοί συστρέφονται μέ τό ἴδιο βῆμα γύρω ἀπό τόν ἄξονα τῆς τετράδας σέ τρόπο, ὥστε οἱ ἀντίστοιχοι ἀγωγοί ἐνός ζεύγους νά βρίσκονται πάντοτε ὁ ἕνας ἀπέναντι ἀπό τόν ἄλλο [σχ. 12.2γ (γ)].

δ) Διπλοζευγική πλέξη ἢ πλέξη κατά διπλά ζεύγη ἢ τετράδα DM (Dieselhorst - Martin).

Τέσσερις ἀγωγοί συστρέφονται πρώτα ἀνά δύο, σχηματίζοντας δύο ζεύγη και τά δύο αὐτά ζεύγη συστρέφονται κατόπιν μεταξύ τους [σχ. 12.2γ (δ)].

Κάθε ὄμάδα ἀγωγῶν πού ἔχουν συστραφεῖ, ὅπως περιγράψαμε, σχηματίζοντας ἔτσι ἔνα ζεῦγος, μιά τριάδα κ.ο.κ., ἀποτελεῖ ἔνα **στοιχεῖο πλέξεως**. Ἡ ψυχή ἐνός

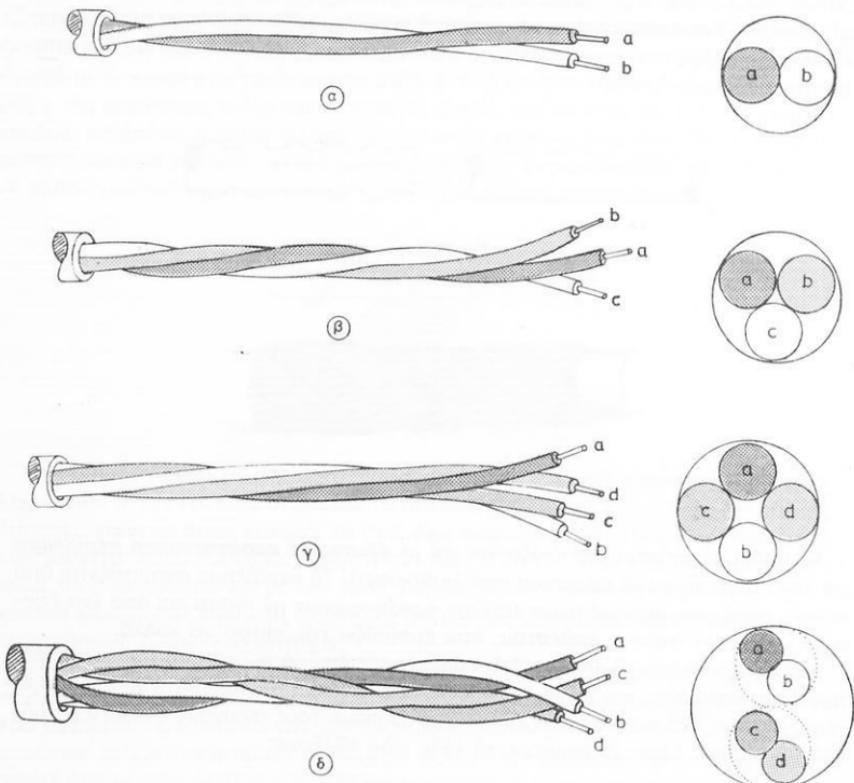


Σχ. 12.2γ.

Ειδή πλέξεως άγωγών καλωδίων:

α) Πλέξη κατά ζεύγη. β) Πλέξη κατά τριάδες. γ) Αστεροτετραδική πλέξη. δ) Διπλοζευγική πλέξη (τετράδα DM).

καλωδίου σχηματίζεται άπο πολλά στοιχεῖα πλέξεως κατά δύο τρόπους: Μέ πλέξη κατά στρώσεις καί μέ πλέξη κατά δέσμες.


Στήν πλέξη κατά στρώσεις ἔνα ἡ περισσότερα στοιχεῖα, πού ἔχουν ἐπίσης συστραφεῖ μεταξύ τους, σχηματίζουν τὸν **πυρήνα** τοῦ καλωδίου μέ κυκλική βασικά διατομή [σχ. 12.2δ (α)]. Γύρω ἀπό τὸν πυρήνα, πού ἀποτελεῖ τὴν πρώτη στρώση, τοποθετοῦνται τόσα στοιχεῖα, ώστε νά καλυφθεῖ ἡ περιφέρειά του καί κατόπιν συστρέφονται. "Ἐτσι δημιουργεῖται μιά δεύτερη ὁμοαξονική στρώση στοιχείων. Ἐπάνω σ' αὐτή τῇ στρώση τοποθετεῖται τρίτη στρώση κ.ο.κ. Ἡ συστροφή τῶν στοιχείων γίνεται ἐναλλακτικά σέ μία στρώση δεξιόστροφα, στήν ἐπόμενη ἀριστερόστροφα κ.ο.κ. Οι στρώσεις χωρίζονται μεταξύ τους μέ μόνωση ἀπό λουρίδες χαρτιού ἢ πλαστικοῦ.

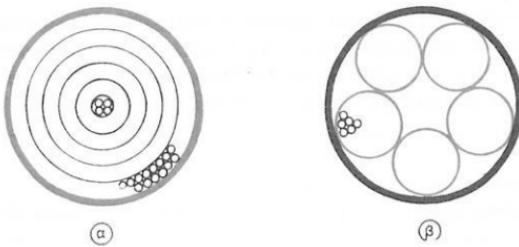

Σχ. 12.2δ.

Πλέξη κατά στρώσεις (α) και κατά δέσμες (β).

Στήν **πλέξη κατά δέσμες** ή ψυχή τοῦ καλωδίου σχηματίζεται από περισσότερες **κύριες δέσμες** [σχ. 12.2δ (β)]. Οι κύριες δέσμες σχηματίζονται εἴτε με πλέξη κατά στρώσεις από στοιχεία πλέξεως, εἴτε με πλέξη πέντε ή δέκα **βασικῶν δέσμων** [σχ. 12.2ε (α)]. Μιά βασική δέσμη σχηματίζεται από πέντε ή αστεροτετράδες, πού πλέκονται μεταξύ τους μέ τό ίδιο βήμα [σχ. 12.2ε (β)]. "Ετσι μιά κύρια δέσμη μέ πέντε βασικές δέσμες περιέχει 50 ζεύγη ἀγωγῶν, μιά κύρια δέσμη μέ δέκα βασικές δέσμες 100 ζεύγη ἀγωγῶν. Οι βασικές δέσμες διαμορφώνονται κατάλληλα, ὅπως φαίνεται ἔξιδανικευμένα στό σχῆμα 12.2ε (α), ώστε νά μή μείνουν κενά στήν ψυχή τοῦ καλωδίου.

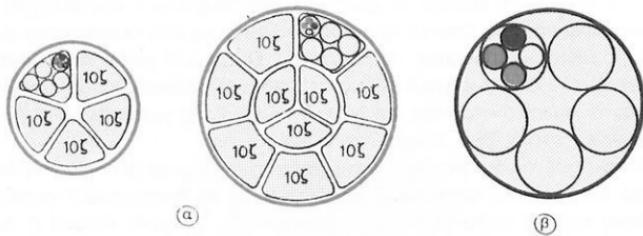

Σχ. 12.2ε.

α) Κύρια δέσμη μέ πέντε και δέκα βασικές δέσμες. β) Βασική δέσμη.

Καλώδια μέ πλέξη κατά δέσμες άποτελοῦνται πάντοτε από στοιχεῖα τοῦ ίδιου τύπου. Καλώδια μέ πλέξη κατά στρώσεις μποροῦν νά περιλαμβάνουν στοιχεῖα διαφορετικῶν τύπων. Τά διαφορετικά στοιχεῖα συνδυάζονται, ώστε νά ληφθεῖ γιά λόγους οἰκονομικούς, ή μικρότερη δυνατή ψυχή τοῦ καλωδίου.

Γιά τή σύνδεση τῶν ἀγωγῶν ἐνός καλωδίου σέ ἀγωγούς ἄλλου καλωδίου, σέ συσκευές κλπ., ἐπίσης γιά τόν ἐλεγχό τῶν διαφόρων ἀγωγῶν τοῦ καλωδίου, εἶναι ἀπαραίτητο νά μποροῦμε νά διακρίνομε κάθε ἀγωγό στό καλώδιο, δηλαδή νά ἐντοπίζομε τήν ἀρχή καί τό τέρμα του. 'Η διάκριση αὐτή γίνεται μέ τή βοήθεια χρωμάτων καί μέ κατάλληλη ἀρίθμηση τῶν ἀγωγῶν σέ δρισμένη κατεύθυνση.

Τά χρώματα πού χρησιμοποιοῦνται, διάφορος πού τοποθετοῦνται τά χρώματα

στούς άγωγους (όλοκληρος ή άγωγός χρωματισμένος, έγχρωμα δακτυλίδια σε όριμένες άποστάσεις στόν άγωγό, έγχρωμες λουρίδες κλπ.), ο τρόπος που άριθμούνται τά στοιχεία (π.χ. κατεύθυνση άριθμήσεως άπό την έξωτερη στρώση τού καλωδίου πρός τό έσωτερο ή αντίστροφα), ή διάκριση όμάδων άπό στοιχεία πλέξεως μέχρι χρωματιστά νήματα γύρω τους κλπ., διαφέρουν στούς διάφορους τύπους καλωδίων.

Τά καλώδια διακρίνομε άναλογα με τή χρήση τους σέ:

α) **Καλώδια συνδεσμολογιῶν**, πού χρησιμεύουν στίς συνδεσμολογίες τηλεπικοινωνιακῶν συσκευῶν.


β) **Καλώδια έσωτερικῶν έγκαταστάσεων**, πού συνδέουν έγκαταστάσεις μέσα σέ κτίρια. Τοποθετοῦνται έπάνω στούς τοίχους ή μέσα στούς τοίχους σέ σωλήνες, ή κατ' εύθειαν στό σοβά.

γ) **Έξωτερικά καλώδια**, πού συνδέουν τοπικά χωρισμένες έγκαταστάσεις. Καλώδια μέχρι όπλισμό τοποθετοῦνται κατ' εύθειαν μέσα στή γῆ, ένων καλώδια χωρίς όπλισμό μέσα σέ σωλήνες ή κανάλια. Στά καλώδια αύτά άνήκουν τά τηλεφωνικά καλώδια, πού συνδέουν τούς συνδρομητές μέ τό κέντρο καί τά διάφορα άστικά καί ύπεραστικά κέντρα μεταξύ τους (συνδρομητικά, τοπικά, περιοχικά, ύπεραστικά καλώδια). Έπισης τά καλώδια σηματοδοτήσεων καί μετρήσεων, πού χρησιμοποιούνται σέ τηλεκαθοδηγήσεις όργάνων, τηλεδείξεις, τηλεμετρήσεις κλπ.

Μονωμένοι άγωγοι καί καλώδια χαρακτηρίζονται συνήθως μέ ένα ή περισσότερα γράμματα τοῦ λατινικοῦ αλφαριθμοῦ (μικρά καί κεφαλαῖα). Τά γράμματα αύτά δίνουν τό εἶδος τῆς μονώσεως τοῦ προστατευτικοῦ μανδύα, τοῦ όπλισμοῦ, τή δομή τοῦ καλωδίου, τή χρήση του, ίδιαίτερες ίδιότητες, κατεργασία κλπ.

Τά καλώδια πού έχετάσαμε μέχρι τώρα περιλαμβάνουν **συμμετρικές γραμμές**. Μία συμμετρική γραμμή άποτελεῖται άπό δύο δύμοις στήν κατασκευή άγωγούς (ίδιο άγωγιμο ύλικο καί μόνωση, ίδια διατομή). Οι άγωγοι αύτοί παρουσιάζουν τό ίδιο δυναμικό, τήν ίδια χωρητικότητα καί τήν ίδια άντισταση μονώσεως ώς πρός τή γῆ. Έπισης ή ώμική άντισταση καί ή αύτεπαγγή τῆς γραμμῆς είναι ή όμοιομορφα κατανεμημένες στούς δύο άγωγούς.

Άντιθέτα πρός τή συμμετρική, μιά **άσύμμετρη γραμμή** άποτελεῖται άπό δύο άγωγούς μέ διαφορετική κατασκευή καί έπομένως μέ διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους καί ώς πρός τή γῆ. Στίς άσύμμετρες γραμμές άνήκει ή όμοιονική γραμμή.

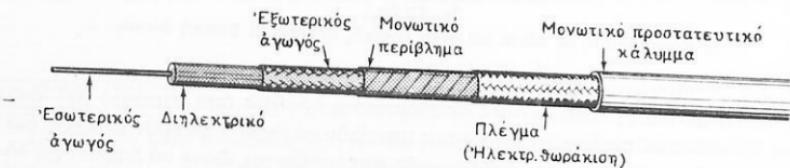


Σχ. 12.2στ.
Όμοιονική γραμμή ύψηλῆς συχνότητας.


Μιά **όμοιονική γραμμή** άποτελεῖται άπό ένα έσωτερικό άγωγό πάχους 0,5 ώς 5,0 mm, πού περιβάλλεται άπό διηλεκτρικό, π.χ. πολυαιθυλένιο, κυλινδρικῆς μορφύλλο μετάλλου γύρω στό διηλεκτρικό (σχ. 12.2στ.). Γύρω άπό τόν άγωγό αύτό

τοποθετεῖται μονωτικό περίβλημα. Όρισμένες γραμμές έφοδιάζονται πρόσθετα μέντα μεταλλικό πλέγμα για ήλεκτρική θωράκιση και μέντα άκομη μονωτικό προστατευτικό κάλυμμα έπάνω σ' αυτό. Οι όμοαξονικές γραμμές χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σημάτων ύψηλής συχνότητας σε έγκαταστάσεις έκπομπής και λήψης.

Ανάλογη κατασκευή μέντη την όμοαξονική γραμμή παρουσιάζει τό δύο όμοαξονικό καλώδιο διηλεκτρικού άέρα. Στό καλώδιο αυτό ό εξωτερικός άγωγός από χαλκό ή άλουμινιού έχει τή μορφή κυλινδρικού σωλήνα, πού περιβάλλει τόν εσωτερικό άγωγό. Ο εσωτερικός άγωγός συγκρατεῖται στόν ξύνονα τού κυλινδρικού σωλήνα μέντισκους ή μέντη μιά έλικα από μονωτικό υλικό (σχ. 12.2ζ). Σάν εξωτερικό περίβλημα τοποθετούνται άρκετές στρώσεις μονωτικής ταινίας και μολύβδινος μανδύας ή μανδύας από πλαστικό. Κατά περίπτωση τοποθετούνται έπισης οπλισμός και προστατευτικά περιβλήματα. Τά όμοαξονικά καλώδια χρησιμεύουν στή μετάδοση εύρειας ζώνης συχνοτήτων.

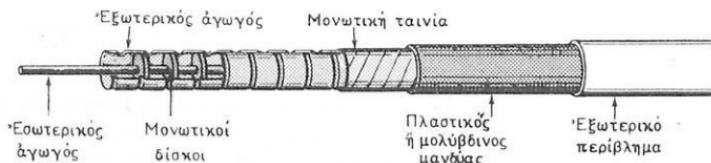

Σχ. 12.2ζ.
Όμοαξονικό καλώδιο.

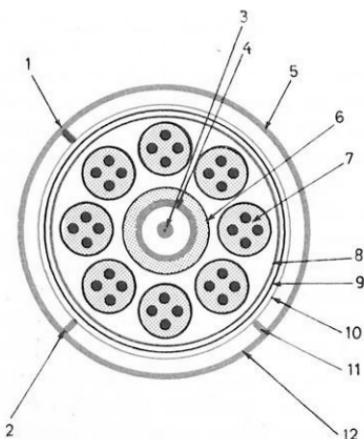

Σχ. 12.2η.
Μικτό ύπεραστικό καλώδιο:

- 1) Άγωγός δοκιμής. 2) Άγωγός δοκιμής. 3) Εσωτερικός άγωγός. 4) Εξωτερικός άγωγός. 5) Άγωγός δοκιμής. 6) Περίβλημα από λουρίδες πλαστικού υλικού. 7) Αστεροτετράδα. 8) Στρώση με λουρίδες Styroflex. 9) Στρώση με λουρίδες πολυαιθυλενίου. 10) Στρώση με λουρίδες χαρτιού. 11) Άγωγός δοκιμής. 12) 2 ώς 3 στρώσεις χαρτιού.

Έκτός από καθάρα συμμετρικά και όμοιαξονικά καλώδια, στήν τηλεφωνία χρησιμοποιούνται και **μικτά καλώδια** σάν ύπεραστικά καλώδια πολύ μεγάλου άριθμού καναλιών. Τά καλώδια αύτά άποτελούνται από όμοιαξονικές γραμμές διηλεκτρικού άερα και συμμετρικές γραμμές πού ή μόνωσή τους έπιπρέπει τή μετάδοση εύρειας ζώνης συχνοτήτων (μόνωση από πλαστικό). Στό σχήμα 12.2η παρουσιάζεται ένα καλώδιο τού τύπου αύτοῦ. Τό καλώδιο άποτελείται από ένα όμοιαξονικό σωλήνα περιτριγυρισμένο με 8 άστεροτετράδες και 4 άγωγούς γιά δοκιμές. Η όμοιαξονική γραμμή έχει έσωτερικό άγωγό διαμέτρου 2,6 mm και έξωτερικό άγωγό διαμέτρου 9,5 mm (τίς διαστάσεις αύτές έχει τό τυποποιημένο καλώδιο τής CCITT). Οι άγωγοι τῶν άστεροτετράδων έχουν διάμετρο 1,3 mm και είναι μονωμένοι με Styroflex. Τό καλώδιο είναι συνεχῶς γεμάτο με άεριο ύπό πίεση, ώστε νά διαπιστώνονται άμεσως από τή μείωση τής πιέσεως έμφανιζόμενες βλάβες στό προστατευτικό του περίβλημα.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

13.1 Γενικά.

"Οπως είδαμε στό Πρώτο Μέρος, ό κάθε συνδρομητής ένός τηλεφωνικού δικτύου δέν μπορεῖ για λόγους οίκονομικούς καί τεχνικούς νά είναι μόνιμα συνδεμένος μέ δόλους τούς άλλους συνδρομητές. Μόνιμα συνδεμένος είναι μόνο μία κεντρική έγκατάσταση, τό **άστικό τηλεφωνικό κέντρο**, μέσω τής συνδρομητικής του γραμμής. Μέσα στό τηλεφωνικό αύτό κέντρο, τό όποιο πολλές φορές συνεργάζεται μέ ἔνα δεύτερο ή καί τρίτο άστικό τηλεφ. κέντρο, πραγματοποιεῖται ή σύνδεση μεταξύ δύο συνδρομητῶν, τοῦ **καλοῦντος** καί τοῦ **καλούμενου συνδρομητῆς**, γιά περιορισμένο χρονικό διάστημα, δόσο χρειάζεται γιά τήν πραγματοποίηση μιᾶς συνδιαλέξεως. Μετά τό τέλος τής συνδιαλέξεως λύεται ή σύνδεση.

"Οταν οι δύο συνδρομητές είναι συνδεμένοι στό ίδιο άστικό τηλεφωνικό κέντρο, ή σέ διαφορετικά κέντρα τής ίδιας δημοσίας άστικης περιοχής, πού σχηματίζουν ἔνα άστικό τηλεφωνικό συγκρότημα, ή σύνδεση, πού πραγματοποιεῖται, όνομάζεται **άστική σύνδεση**. Έκτός από τίς άστικές πραγματοποιούνται καί **ύπεραστικές συνδέσεις** μεταξύ ουσιαστικών συνδεμένων σέ τηλεφωνικά κέντρα διαφορετικών άστικών περιοχῶν, π.χ. σέ κέντρα δύο διαφορετικών πόλεων.

Οι άστικές συνδέσεις πραγματοποιούνται σήμερα ἐντελῶς αύτόματα στά τηλεφωνικά κέντρα μέ τή βοήθεια κυρίως ἐπιλογέων ή ζευκτικῶν πεδίων μέ ήλεκτρομηχανικά ή ήλεκτρονικά στοιχεῖα. Στίς συνδέσεις μέ ἐπιλογεῖς καί μέ ζευκτικά πεδία χορηγεῖται σέ δύο συνδρομητές πού συνομιλοῦν ἔνα ζευγος ἀγωγῶν (πιό γενικά ἔνα κύκλωμα) γιά ἀποκλειστική τους χρήση σ' ὅλη τή διάρκεια τής συνδιαλέξεως. Μέσα από αύτή τή γραμμή (κύκλωμα) ρέουν τά ρεύματα όμηλιας μόνο τῶν δύο συνδρομητῶν. Τά κυκλώματα τῶν διαφόρων συνδρομητῶν πού πραγματοποιούν **ταυτόχρονα** συνδιαλέξεις ξεχωρίζουν μεταξύ τους τοπικά, μέ τίς ξεχωριστές γραμμές τῶν συνδρομητῶν. Γί' αύτό στήν περίπτωση αὐτή λέμε ὅτι ἔχομε **διάκριση τῶν κυκλωμάτων στό χώρο ή ἐπιμερισμό χώρου**.

Έκτός από τή διάκριση τῶν κυκλωμάτων στό χώρο χρησιμοποιεῖται σέ σύγχρονα ήλεκτρονικά τηλεφωνικά κέντρα ή **διάκριση τῶν κυκλωμάτων στό χρόνο** (ἐπιμερισμός χρόνου), ὅπως θά γνωρίσουμε ἀργότερα. Κέντρα μέ διάκριση τῶν κυκλω-

μάτων στό χρόνο έχουν άρχισει νά εισάγονται πρόσφατα καί είναι άκομα πολύ περιορισμένα σέ αριθμό. Φαίνεται όμως ότι λόγω τών πλεονεκτημάτων τους τά κέντρα αύτά θά άντικαταστήσουν βαθμιαία στό μέλλον τά κέντρα μέ διάκριση τών κυκλωμάτων στό χώρο.

Τό σύνολο τών όργανων ένός τηλεφωνικού κέντρου καί τών μεθόδων πού έφαρμόζονται γιά νά πραγματοποιηθοῦν οι συνδέσεις μέ τά όργανα αύτά χαρακτηρίζομε **τηλεφωνικό σύστημα**. Τά τηλεφωνικά συστήματα διακρίνονται σύμφωνα μέ διάφορα κριτήρια, π.χ. κατά τή φίρμα τού κατασκευαστή (σύστημα Bell, Siemens κ.ο.κ.), κατά τήν ονομασία τής βασικής κατασκευαστικής του μονάδας (ύψοστροφικό σύστημα, κινητηριακό σύστημα) κλπ. Ίδιαίτερη σημασία έχει ή διάκριση τών συστημάτων άναλογα μέ τόν τρόπο πού καθοδηγούνται τά ζευκτικά όργανα τού τηλεφωνικού κέντρου, οέ συστήματα **άμεσης καθοδηγήσεως** (ή έπιλογής).

Στά συστήματα **άμεσης καθοδηγήσεως** καθοδηγούνται τά ζευκτικά όργανα κατ' εύθειαν μέ τίς παλμοσειρές πού άποστέλλονται άπό τό συνδρομητή. Κάθε παλμός δόηγεται καί δρα π.χ. στόν κινητήριο μηχανισμό ένός βηματοπορικού ή κινητηριακού έπιλογέα, μέ άποτέλεσμα νά στρέφονται οι βραχίονες κατά ένα βήμα. Στά συστήματα **έμμεσης καθοδηγήσεως** οι παλμοσειρές δόηγούνται καί ένταμιεύονται σέ μιά κεντρική διάταξη καθοδηγήσεως στό τηλεφωνικό κέντρο. Ή διάταξη αύτή έπεξεργάζεται τήν πληροφορία πού περιέχουν οι παλμοσειρές σέ συνάρτηση μέ τήν κατάσταση τών όργανων τού κέντρου (έλευθερα ή κατειλημένα όργανα), προσδιορίζει τά όργανα καί τίς γραμμές πού θά χρησιμοποιηθοῦν καί δίνει τίς κατάλληλες έντολές γιά νά λειτουργήσουν τά όργανα αύτά καί νά πραγματοποιηθεί ή σύνδεση. Σέ ένα ραβδεπαφικό πλαίσιο π.χ. προσδιορίζεται ό έπαφέας πού πρέπει νά ένεργοποιηθεί στό σημείο διασταυρώσεως δύο γραμμῶν καί δίνεται ή έντολή στήν άντιστοιχη ράβδο καί γέφυρα νά λειτουργήσουν. Συστήματα μέ ζευκτικά πεδία είναι άποκλειστικά συστήματα έμμεσης καθοδηγήσεως, ένώ συστήματα μέ έπιλογείς είναι κατά κανόνα συστήματα **άμεσης καθοδηγήσεως**, άλλα κατασκευάζονται σέ δρισμένες περιπτώσεις καί σάν συστήματα **έμμεσης καθοδηγήσεως**.

Σέ κάθε τηλεφωνικό σύστημα διακρίνομε γενικά δύο βασικά τμήματα:

α) Τό **δίκτυο τών γραμμῶν όμιλίας**. Περιλαμβάνει τίς γραμμές, μέ τίς όποιες πραγματοποιούνται οι συνδέσεις μεταξύ καλούντων καί καλουμένων συνδρομητών. Μέσα άπό τίς γραμμές αύτές ρέουν τά ρεύματα όμιλίας καί διεξάγονται οι συνδιαλέξεις.

β) Τίς **διατάξεις καθοδηγήσεως**. Έπεξεργάζονται τίς πληροφορίες, πού άποστέλλεται ό συνδρομητής μέ μορφή παλμοσειρῶν, προσδιορίζουν τή διαδρομή πού πρέπει νά άκολουθηθεί στό δίκτυο τών γραμμῶν όμιλίας γιά νά συνδέθει αύτός πού καλεῖ μέ τόν καλούμενο συνδρομητή καί άποκαθιστούν τή σύνδεση.

Τά δύο αύτά τμήματα διακρίνονται εύκολα στά συστήματα **έμμεσης καθοδηγήσεως**. Άντιθετα, στά συστήματα **άμεσης καθοδηγήσεως** ή διάκριση είναι δύσκολη γιατί άποτελούν κατασκευαστικά ένα ένιαίο σύνολο.

Τά **τηλεφωνικά συστήματα** διακρίνομε άναλογα μέ τά κατασκευαστικά στοιχεῖα πού χρησιμοποιούν, σέ τρεῖς μεγάλες κατηγορίες:

1) Τά **ήλεκτρομηχανικά συστήματα**, πού χρησιμοποιούν άποκλειστικά ήλεκτρομηχανικά στοιχεῖα στίς διατάξεις καθοδηγήσεως καί στό δίκτυο τών γραμμῶν όμιλίας γιά τή σύνδεση τών γραμμῶν. Στήν κατηγορία αύτή άνήκουν τά συστήματα μέ

έπιλογες καί μέ ήλεκτρομηχανικά ζευκτικά πεδία (πεδία π.χ. μέ ραβδεπαφικούς έπιλογες ή ρωστήρες).

2) Τά **ήμιηλεκτρονικά συστήματα**, πού περιλαμβάνουν ήλεκτρονικές διατάξεις καθοδηγήσεως καί ήλεκτρομηχανικά στοιχεῖα γιά τή σύνδεση τῶν γραμμῶν (π.χ. ζευκτικά πεδία μέ ρωστήρες).

3) Τά **ήλεκτρονικά συστήματα**, πού περιλαμβάνουν ήλεκτρονικές διατάξεις καθοδηγήσεως καί ήλεκτρονικά στοιχεῖα γιά τή σύνδεση τῶν γραμμῶν ή γιά τή διάκριση τῶν κυκλωμάτων.

Στά έπόμενα θά έξετάσουμε τόν τρόπο μέ τόν όποιο πραγματοποιούνται οί συνδέσεις σέ ήλεκτρομηχανικά συστήματα μέ έπιλογες, σέ συστήματα μέ ζευκτικά πεδία πού μπορεῖ νά είναι ήλεκτρομηχανικά, ήμιηλεκτρονικά ή ήλεκτρονικά καί σέ ήλεκτρονικά συστήματα μέ διάκριση τῶν κυκλωμάτων στό χώρο καί στό χρόνο. Προηγουμένως, δημας, πρέπει νά γνωρίσουμε τίς βασικές λειτουργίες, πού έκτελεῖ ένα όποιοδήποτε τηλεφωνικό κέντρο, γιά νά πραγματοποιήσει μιά σύνδεση.

13.2 Βασικές λειτουργίες αύτομάτων κέντρων.

Γιά τήν άποκατάσταση μιᾶς τηλεφωνικής συνδέσεως άπαιτεῖται «συνεννόηση» τοῦ καλούντος συνδρομητῆ μέ τό τηλεφωνικό κέντρο. Ό συνδρομητής πού καλεῖ πρέπει νά **άναγγειλει** στό κέντρο τόν άριθμό κλήσεως τοῦ καλούμενου συνδρομητῆ καί νά πάρει άπό τό κέντρο σχετικές πληροφορίες, π.χ. οτι ή σύνδεση πραγματοποιήθηκε άλλα ό καλούμενος δέν άπαντά η οτι δημιλεῖ μέ κάποιον άλλο συνδρομητή κ.ο.κ.

Σό χειροκίνητο σύστημα ή συνεννόηση γινόταν προφορικά μέ τήν τηλεφωνή-τρια τοῦ κέντρου, ή όποια άποκαθιστόυσε τή σύνδεση καί έπειβλεπε τή διεξαγωγή τής συνδιαλέξεως. Στό αύτόματο δημας σύστημα ή σύνδεση πραγματοποιεῖται άπό μηχανές, πού δέν καταλαβαίνουν τήν άνθρωπη γλώσσα. "Ετσι ή άνταλλαγή πληροφοριών γίνεται μέ δύο διαφορετικούς τρόπους. 'Ο συνδρομητής στέλνει στό κέντρο τίς έντολές του μετασχηματισμένες σέ **ήλεκτρικούς παλμούς ή σέ συνδυασμούς συχνοτήτων** καί τό κέντρο άπαντά μέ διάφορα άκουστικά σήματα η **ήχοσήματα**, όπως λέμε, πού τό καθ' ένα έχει μιά ξεχωριστή σημασία. Καί στίς δύο περιπτώσεις οι πληροφορίες άλλαζουν μορφή, δηλαδή **κωδικοποιούνται**. Γιά νά τίς έρμηνεύσει κανείς, πρέπει νά γνωρίζει τόν κώδικα πού δίνει τή σημασία καθεμιάς. "Ας δούμε, τώρα, πώς γίνεται αύτή η συνεννόηση καί ποιές λειτουργίες έκτελεῖ τό κέντρο γιά τήν άποκατάσταση μιᾶς συνδέσεως.

"Οταν ό συνδρομητής πού καλεῖ σηκώσει τό μικροτηλέφωνό του, κλείνει, όπως γνωρίζουμε, ό βρόχος τής συνδρομητικής γραμμῆς, διέρχεται ρεύμα ήρεμίας άπ' αύτήν καί τό κέντρο διαπιστώνει τήν έπιθυμία τοῦ συνδρομητῆ νά πραγματοποιήσει μιά συνδιάλεξη. Σάν έπιβεβαίωση τής διαπιστώσεως αύτῆς άποστέλλεται άπό τό κέντρο, άμέσως μετά, τό **ήχοσημα ένάρξεως έπιλογής** (μιά σειρά άπό α τοῦ μορσικού άλφαβήτου – βραχύς καί μακρύς τόνος –), πού σημαίνει ειδικά οτι στό κέντρο ύπαρχει ένα δργανο έτοιμο νά δεχτεῖ τίς έντολές τοῦ συνδρομητῆ κι οτι ό συνδρομητής μπορεῖ νά άρχισει τήν έπιλογή. **Έπιλογή** είναι ό σχηματισμός τοῦ άριθμοῦ κλήσεως τοῦ καλούμενου μέ τόν έπιλογικό δίσκο η τό πληκτρολόγιο καί ή καθοδήγηση, μέ τίς παλμοσειρές η τούς συνδυασμούς συχνοτήτων πού άποστέλλονται,

τῶν ζευκτικῶν όργάνων (π.χ. ἐπιλογέων) στό κέντρο, ώστε νά πραγματοποιηθεῖ ἡ σύνδεση.

Κάθε σύνδεση περιλαμβάνει δρισμένα τμήματα γραμμῶν, πού ἐνώνονται μεταξύ τους μέσω τῶν ἐπιλογέων. Γιά νά χρησιμοποιηθεῖ μά γραμμή καί ἔνας ἐπιλογέας σέ μιά σύνδεση, πρέπει νά εἶναι ἐλεύθεροι τή στιγμή πού πραγματοποιεῖται ἡ σύνδεση, δηλαδή νά μήν εἶναι ἀπασχολημένοι σέ ἄλλη σύνδεση. Ἡ εὔρεση μιᾶς ἐλεύθερης γραμμῆς γίνεται μέ διαδοχικό ἔλεγχο τῶν γραμμῶν, πού μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν στή σύνδεση. Ἡ λειτουργία αὐτή ὄνομάζεται **δοκιμή**. Ἡ πρώτη ἐλεύθερη γραμμή πού βρίσκεται, καταλαμβάνεται **(κατάληψη)** καί ἀμέσως μετά ἀκολουθεῖ ἡ **φραγή**, δηλαδή μιά λειτουργία μέ τήν όποια ἐμποδίζονται ἄλλα ὅργανα νά καταλάβουν τή γραμμή αὐτή.

“Ἄν δὲ οἱ γραμμές εἶναι ἡδη κατειλημένες ἀπό ἄλλες συνδιαλέξεις, ἡ σύνδεση δέν μπορεῖ νά πρὸχωρήσει καί ὁ συνδρομητής παίρνει τό **ἡχόσημα κατειλημμένου** (μιά σειρά ἀπό ε – βραχύς τόνος – τοῦ ἀλφαβήτου Μόρς). Τό ἴδιο σήμα στέλνεται στόν καλούντα ἀπό τό κέντρο, ὅπου ἡ σύνδεση φθάσει στόν καλούμενο συνδρομητή, ἀλλά αὐτός μιλᾶ μέ κάπιον ἄλλο συνδρομητή, εἶναι δηλαδή κατειλημμένος τή στιγμή αὐτή. “Ἄν ὁ καλούμενος εἶναι ἐλεύθερος, ὁ συνδρομητής πού καλεῖ παίρνει τό **σήμα ἐλεύθερου** (σειρά ἀπό τ – μακρύς τόνος – τοῦ ἀλφαβήτου Μόρς). Μέ τόν ἴδιο ρυθμό στέλνεται στόν καλούμενο τό **κλητήριο ρεῦμα**, πού κάνει νά ἥχει τό ἡλεκτρικό κουδούνι τής συνδρομητικής του συσκευῆς. “Οταν αὐτός σηκώσει τό μικρόφωνο, κλείνει ὁ συνδρομητικός του βρόχος, γεγονός πού χαρακτηρίζει τήν **ἔναρξη τῆς συνδιαλέξεως**. Αὐτό ἀποτελεῖ τό κριτήριο γιά τή **χρέωση** τῆς συνδιαλέξεως. Τό τέλος τής συνδιαλέξεως καί τής χρεώσεως χαρακτηρίζεται μέ τήν ἀπόθεση τοῦ μικροτηλεφώνου στό ἄγκιστρο καί τή διακοπή τοῦ συνδρομητικοῦ βρόχου τοῦ καλούντος συνδρομητή. Ἀπό τή στιγμή αὐτή ἀρχίζει ἡ **ἀπόλυτη** τῆς συνδέσεως, δηλαδή ἡ ἀπελευθέρωση τῶν διαφόρων ὅργάνων καί γραμμῶν, πού εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ στή σύνδεση.


“Οταν γιά τήν ἀποκατάσταση μιᾶς συνδέσεως ἀπαιτεῖται ἡ συνεργασία περισσοτέρων τηλεφωνικῶν κέντρων, τά κέντρα αὐτά **συνεννοοῦνται** μεταξύ τους ἐπίσης μέ ἡλεκτρικά σήματα, πού μεταβιβάζονται μέ διάφορες μορφές τόσο πρός τήν κατεύθυνση ἀποκαταστάσεως τῆς συνδέσεως ὅσο καί πρός τά πίσω.

13.3 Ἡ ἀποκατάσταση συνδέσεως μέ ἐπιλογεῖς.

Στή συνέχεια θά περιγράψουμε τόν τρόπο ἀποκαταστάσεως συνδέσεων σέ κέντρα μέ βηματοπορικούς καί κινητηριακούς ἐπιλογεῖς, δηλαδή μέ ἐπιλογεῖς πού περιλαμβάνουν στρεφόμενους βραχίονες. Τά κέντρα αὐτά ἀποτελοῦν τήν πλειοφεία τῶν ἀστικῶν κέντρων στή χώρα μας καί εἶναι εύρυτατα διαδεδομένα σέ πολλές ἄλλες χώρες. Τήν ἀποκατάσταση συνδέσεως μέ ραβδεπαφικούς ἐπιλογεῖς θά γνωρίσουμε στίς συνδέσεις μέ ζευκτικά πεδία.

α) Κέντρο 10 συνδρομητῶν.

“Ἄς ύποθέσουμε ὅτι ἔνας συνδρομητής εἶναι ἀπαραίτητο νά μπορεῖ νά συνδέεται μέ κάθε ἔνα ἀπό 10 διαφορετικούς συνδρομητές. Ἡ συνδέση τό συνδρομητή αὐτόν (καλούντα συνδρομητή) στήν εἰσοδο ἐνός περιστροφικοῦ ἐπιλογέα μέ 10 ἔξοδους καί σέ κάθε μιά ἔξοδο ἔνα ἀπό τούς 10 συνδρομητές, προκύπτει ἡ διάταξη τοῦ σχήματος 13.3a.

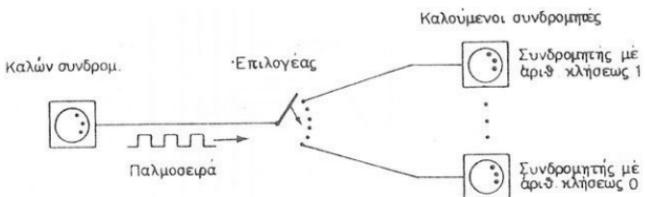

Σχ. 13.3α.


Σύνδεση ένός συνδρομητή μέ 10 διλούς συνδρομητές μέσω ένός δεκαμερούς περιστροφικού έπιλογέα.

Γνωρίζομε πώς οι βραχίονες τού έπιλογέα περιστρέφονται κατά ένα βήμα μέ κάθε παλμό, πού φθάνει στόν κινητήριο μηχανισμό του. Μέ ένα παλμό π.χ. σταματούν στήν έξοδο 1, μέ τρεῖς παλμούς στήν έξοδο 3 κ.ο.κ. "Αν λοιπόν σέ κάθε καλούμενο συνδρομητή δοθεί σάν **άριθμός κλήσεως** του ό αριθμός τής έξοδου τού έπιλογέα, στήν όποια είναι συνδεμένος, θά μπορεί ό συνδρομητής πού καλεῖ νά συνδεθεί μαζί του έπιλεγοντας τόν άριθμό αύτούν μέ τόν έπιλογικό του δίσκο καί άποστέλλοντας, έτσι, ίσο άριθμό παλμών στόν έπιλογέα. Έπειδή έδω έχομε 10 συνδρομητές, οι άριθμοί κλήσεως είναι μονοψήφιοι άπό 1 ώς 0.


"Αν προχωρήσουμε, τώρα, στήν άπατηση, στι γάθε ένας άπό τούς 10 καλούμενους συνδρομητές θά πρέπει νά μπορεί νά καλεῖ τούς ύπόλοιπους 9, νά γίνεται δηλαδή όταν χρειάζεται καί συνδρομητής πού καλεῖ, θά πρέπει κάθε συνδρομητής νά έχει στή διάθεσή του ένα έπιλογέα καί στή έξόδους του νά είναι συνδεμένοι οι ύπόλοιποι 9 συνδρομητές. "Έτσι προκύπτει ή διάταξη τού σχήματος 13.3β. Βλέπομε, στι γάθε οι έξοδοι μέ τόν ίδιο άριθμό είναι παράλληλα συνδεμένες καί δηλητηριώδη στό συνδρομητή μέ τόν άντιστοιχο άριθμό κλήσεως. Οι έξοδοι 2 π.χ. είναι συνδεμένες μεταξύ τους καί δηλητηριώδη στό συνδρομητή 2, οι έξοδοι 7 στό συνδρομητή 7 κ.ο.κ. Ή πολλαπλή αύτή σύνδεση τών γραμμών σχηματίζει ένα πεδίο παραλλήλων γραμμών πού όνομάζεται **πολλαπλό (ή πολλαπλασιαστικό) πεδίο γραμμών**. Καί έπειδή οι γραμμές ξεχωρίζουν μεταξύ τους στό χώρο, τό πεδίο αύτό χαρακτηρίζεται **πολλαπλό πεδίο χώρου**. Γιά λόγους κατασκευαστικούς συνδέεται καί ή έξοδος τού έπιλογέα, πού άντιστοιχεί στόν άριθμό κλήσεως τού συνδρομητή, στήν όποιο άνήκει ό έπιλογέας αύτός, μέ τό πολλαπλό πεδίο, πράγμα όχι άπαραίτητο γιά τήν άποκατάσταση τών συνδέσεων.

Οι συνδρομητές έχουν καί έδω μονοψήφιους άριθμούς κλήσεως 1 ώς 0. Έπιλεγοντας ένας συνδρομητής τόν άριθμό κλήσεως ένός διλού συνδρομητή, π.χ. τόν 9, κατευθύνει τούς βραχίονες τού έπιλογέα του στήν έξοδο 9, στήν όποια είναι συνδεμένος ό συνδρομητής 9.

Στήν πράξη έχει έπικρατήσει νά γίνεται στά διαγράμματα τών τηλεφωνικών κέντρων διάκριση μεταξύ καλούντων καί καλουμένων συνδρομητών, ώστε νά φαίνεται καλύτερα ή πορεία πού άκολουθεί ή σύνδεση κατά τίν άποκατάστασή της. "Έτσι τό κέντρο τών 10 συνδρομητών πού περιγράψαμε παριστάνεται μέ τόν τρόπο πού δείχνει τό σχήμα 13.3γ (a) καί όχι όπως φαίνεται στό σχήμα 13.3β. Άριστερά είναι σχεδιασμένοι οι καλούντες καί δεξιά οι καλουμένοι συνδρομητές. Φυσικά, έπειδή κάθε συνδρομητής μπορεί νά είναι καλών καί καλουμένος, οι συνδρο-

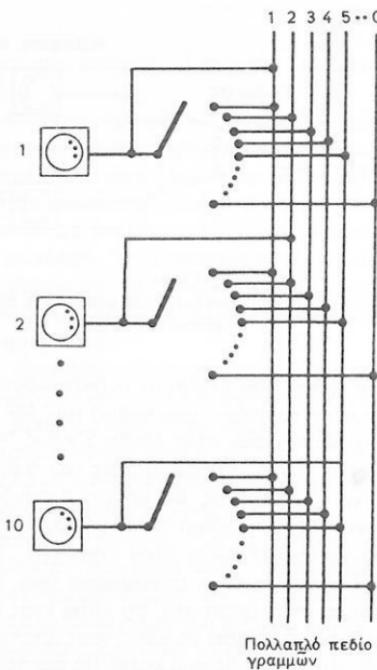

Σχ. 13.3β.
Συνδεσμολογία έπιλογέων σε κέντρο 10 συνδρομητών.

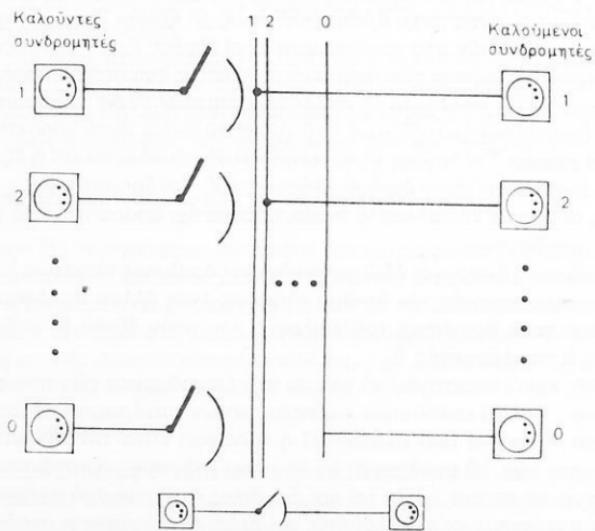


Σχ. 13.3γ.

α) Έποπτικό διάγραμμα κέντρου 10 συνδρομητών. β) Απλουστευμένο έποπτικό διάγραμμα κέντρου 10 συνδρομητών.

μητές δεξιά είναι οι ίδιοι μέ τους συνδρομητές άριστερά. "Ετσι δέν έχουμε 20 συνδρομητές, όπως φαίνεται μέ τήν πρώτη ματιά, άλλα μόνο 10. Άπλα, άπο κάθε έξοδο τῶν ἐπιλογέων άντι νά ἐπιστρέψουμε στόν ἀντίστοιχο συνδρομητή άριστερά, ὅπως στό σχήμα 13.3β, σχεδιάζομε ἄλλη μιά φορά τόν ίδιο συνδρομητή δεξιά. Τό διάγραμμα πού παίρνεται μ' αὐτό τόν τρόπο ὄνομάζεται **ἐποπτικό διάγραμμα**. Τό ἐποπτικό διάγραμμα δίνει τή γενική εἰκόνα τῆς διατάξεως καί συνδέσεως τῶν ἐπιλογικῶν ὄργανων ἐνός ἡ περισσότερων κέντρων, χωρίς νά παριστάνει ξεχωριστά τά διάφορα κατασκευαστικά τους στοιχεῖα (ἀντιστάτες, πηνία, ρωστήρες κλπ.). Μιά ἀκόμα πού ἀπλή παρουσίασθε ἐνός κέντρου 10 συνδρομητῶν δίνει τό ἐποπτικό διάγραμμα τοῦ σχήματος 13.3γ (β).

β) Κέντρο 100 συνδρομητῶν.

Σύμφωνα μ' αὐτά πού ἀναφέραμε ποιό πάνω, θά μπορούσαμε νά συγκροτήσομε ἐνα κέντρο μέ 100 συνδρομητές, ἀν δίναμε σέ κάθε συνδρομητή ἔνα ἐπιλογέα μέ 100 ἔξόδους, στίς ὧν οι οποίες νά είναι πολλαπλά συνδεμένοι οι 100 συνδρομητές. Δηλαδή ή κάθε ἔξοδος μέ τόν ίδιο ἀριθμό ἀπό ὅλους τούς ἐπιλογεῖς, π.χ. ή ἔξοδος 37, νά είναι παράλληλα συνδεμένη σέ μιά γραμμή πού θά δόδηγει στόν ἀντίστοιχο συνδρομητή, δηλαδή στό συνδρομητή μέ ἀριθμό κλήσεως 37. "Ετσι προκύπτει τό διάγραμμα τοῦ σχήματος 13.3δ. Ἐπειδή ἐδῶ έχουμε 100 συνδρομητές, καθένας παίρνει ἔνα διψήφιο ἀριθμό κλήσεως 00 - 99 (ή 11 - 00 σύμφωνα μέ τή διάταξη τῶν γραμμῶν στίς ἔξόδους τῶν T.E.).

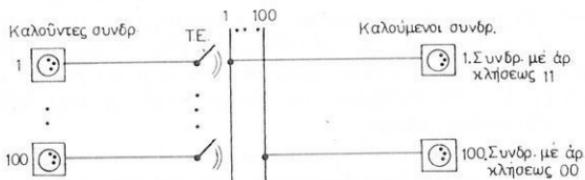

Σχ. 13.3δ.

Ἐποπτικό διάγραμμα κέντρου 100 συνδρομητῶν μέ 100/μερεῖς ἐπιλογεῖς.

Σάν ἐπιλογεῖς θά μπορούσαμε νά χρησιμοποιήσομε ὑψοστροφικούς ἐπιλογεῖς ἢ κινητηριακούς ἐπιλογεῖς μέ 100 ἔξόδους διαιρεμένες σέ 10 δεκάδες. Καί τῶν δύο αὐτῶν ἐπιλογέων οι βραχίονες κατευθύνονται μέ τήν πρώτη παλμοσειρά, πού φθάνει στόν κινητήριο μηχανισμό τους, στήν ἀντίστοιχη δεκάδα, καί μέ τή δεύτερη παλμοσειρά στήν ἀντίστοιχη μονάδα μέσα στή δεκάδα. Οι 100 συνδρομητές είναι ἐδῶ συνδεμένοι ἀνά 10 στίς ἔξόδους τῶν 10 δεκάδων καί ὅλοι οι συνδρομητές μιᾶς δεκάδας ἔχουν τό ίδιο πρώτο ψηφίο στόν ἀριθμό κλήσεώς τους. Π.χ. οι συνδρομητές, πού είναι συνδεμένοι στόν τρίτη δεκάδα τῶν ἐπιλογέων, τό ψηφίο 3, οι συνδρομητές τῆς ἔβδομης δεκάδας, τό ψηφίο 7 κ.ο.κ. Μέσα στή δεκάδα κάθε συνδρομητής διακρίνεται από τόν ἀριθμό 1 - 0 τῆς ἔξόδου, στήν ὧν οποία είναι συνδεμένος. 'Ο ἀριθμός αὐτός ἀποτελεῖ τό δεύτερο ψηφίο τοῦ ἀριθμοῦ κλήσεώς του.

"Όταν ἔνας συνδρομητής θέλει νά συνδεθεῖ μέ ἔναν ἄλλο συνδρομητή, π.χ. τόν 86, ἐπιλέγει στό δίσκο του τόν ἀριθμό 8 καί κατευθύνει μέ τούς ὀκτώ παλμούς, πού ἀποστέλλονται, τούς βραχίονες τοῦ ἐπιλογέα του στήν ὄγδοη δεκάδα, στήν ὄ-

ποία άνήκει ό συνδρομητής 86. Κατόπιν έπιλέγει τόν άριθμό 6 και κατευθύνει τούς βραχίονες στήν ξέσοδο 6, στήν όποια είναι συνδεμένος ό συνδρομητής 86. Ή αποκατάσταση τής συνδέσεως πραγματοποιείται στήν περίπτωση αυτή μέ τη βοήθεια μιᾶς μόνο σειρᾶς έπιλογέων μέ πολλαπλά συνδεμένες έξόδους ή μιᾶς μόνο **έπιλογικής βαθμίδας**, όπως λέμε. Οι έπιλογεις τής βαθμίδας αυτής, στούς όποιους είναι συνδεμένοι οι συνδρομητές τού κέντρου, όνομάζονται **τελικοί έπιλογεις** (Τ.Ε.).

Η διάταξη μέ μιά έπιλογική βαθμίδα πού περιγράφαμε λύνει τεχνικά τό πρόβλημα τής συνδέσεως 100 συνδρομητών μεταξύ τους, δέν χρησιμοποιείται όμως στήν πράξη, γιατί παρουσιάζει δύο μεγάλα **οικονομικά μειονεκτήματα**:

Πρώτο: Κάθε συνδρομητής έχει άποκλειστικά δικό του ένα άκριβό έκατονταμερή ύψωστροφικό ή κινητηριακό τελικό έπιλογέα, ό όποιος χρησιμοποιείται μόνο όταν ο κάτοχός του καλεῖ έναν άλλο συνδρομητή, άξιοποιείται δηλαδή πολύ λίγο.


Δεύτερο: "Υπάρχουν πολύ περισσότεροι Τ.Ε. στό κέντρο άπο ότι χρείζεται, γιατί καί άν άκομα μιλοῦν ταυτόχρονα σέ μια χρονική στιγμή και οι 100 συνδρομητές, θά άπασχολούνται μόνο οι 50 έπιλογεις τών καλούντων συνδρομητών, δηλαδή οι μισοί έπιλογεις.

Στήν πραγματικότητα ποτέ δέν συνομιλοῦν ταυτόχρονα όλοι οι συνδρομητές. Έκτεταμένες παρατηρήσεις έχουν άποδείξει, ότι καί στίς ώρες αίχμης τής τηλεφωνικής κινήσεως, δηλαδή στίς ώρες πού οι συνδρομητές πραγματοποιούν τίς περισσότερες συνδέσεις, οι ταυτόχρονες συνδιαλέξεις δέν είναι περισσότερες άπο 10 ώς 15 άνα 100 συνδρομητές. Τίς ύπόλοιπες ώρες είναι πολύ λιγότερες. "Αν λοιπόν οι ταυτόχρονες συνδιαλέξεις 100 συνδρομητών σπάνια ξεπερνοῦν τόν άριθμο π.χ. 10, θά άρκούν γιά τή διεκπεραίωση τής κινήσεως τους 10 μόνο έκατονταμερείς τελικοί έπιλογεις, στίς έξόδους τών όποιων θά είναι συνδεμένοι πολλαπλά οι 100 συνδρομητές. Οι έπιλογεις όμως αύτοί δέν θά άνηκουν πιά άποκλειστικά σέ 10 συνδρομητές, άλλα θά βρίσκονται στή διάθεση και τών 100 συνδρομητών, τούς όποιους έξυπηρετούν ίσοτιμα.

Βέβαια, άν καί οι 10 Τ.Ε. είναι κατειλημμένοι σέ κάποια χρονική στιγμή άπο 10 καλούντες συνδρομητές, ένας ένδεκατος συνδρομητής, πού θά προσπαθήσει νά τηλεφωνήσει, δέν θά μπορέσει νά συνδεθεῖ καί θά πάρει τό ήχόσημα κατειλημμένου. Αύτό τό χαρακτηρίζομε σάν **άπωλεια τηλεφωνικής κινήσεως**. Ή άπωλεια αύτή στήν πράξη, καθορίζεται στό 1% περίπου, δηλαδή στίς 100 προσπάθειες άποκαταστάσεως συνδέσεως μία μόνο νά μήν έπιτυγχάνει κατά μέσο όρο, έπειδή όλοι οι Τ.Ε. θά είναι κατειλημμένοι.

Είναι τώρα φανερό, πώς οι 100 συνδρομητές δέν είναι δυνατόν νά είναι μόνιμα συνδεμένοι μέ τούς 10 Τ.Ε., όπως ήταν προηγουμένως μέ τούς 100 Τ.Ε. Καθένας όμως άπο τούς 100 συνδρομητές θά πρέπει νά μπορεῖ νά συνδεθεῖ μέ ένα Τ.Ε., άν αύτός βέβαια είναι έλευθερος. Τή σύνδεση αυτή πραγματοποιούν άλλοι έπιλογεις, πού παρεμβάλλονται μεταξύ τών συνδρομητικών γραμμών καί τών Τ.Ε. καί σχηματίζουν μιά άνεξάρτητη βαθμίδα έπιλογέων. Ή βαθμίδα αυτή όνομάζεται άναλογα μέ τό σύστημα **προεπιλογική βαθμίδα** (βαθμίδα Π.Ε.) ή **βαθμίδα συνδρομητικών παροχέων μέ κλησιθήρες** (βαθμίδα ΚΛΘ.).

Τό σχήμα 13.3ε δείχνει παραστατικά τή διεκπεραίωση τής κινήσεως σ' ένα κέντρο μέ βαθμίδα Π.Ε. ή ΚΛΘ. καί βαθμίδα Τ.Ε. Στή βαθμίδα Π.Ε. ή ΚΛΘ. **συγκεντρώνεται** ή κίνηση 100 προσερχομένων συνδρομητικών γραμμών στίς 10 άπερχομένες γραμμές, πού άδηγονται στήν εισόδους τών 10 Τ.Ε. Στή βαθμίδα Τ.Ε. **άποκεν-**

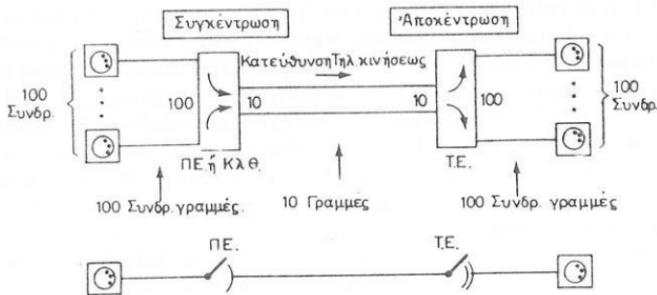

Σχ. 13.3ε.


Συγκέντρωση και αποκέντρωση τής τηλεφωνικής κινήσεως σε κέντρο 100 συνδρομητῶν.

τρώνεται ή κίνηση άπο τίς 10 προσερχόμενες γραμμές στίς 100 άπερχόμενες συνδρομητικές γραμμές.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι αποκαταστάσεως τής συνδέσεως μεταξύ μιᾶς συνδρομητικής γραμμῆς και ένός Τ.Ε. στη βαθμίδα συγκεντρώσεως τής κινήσεως: α) μέ **προεπιλογεῖς** και β) μέ **κλησιθήρες**.

γ) Κέντρο μέ προεπιλογεῖς.

Στό κέντρο αύτό κάθε συνδρομητής είναι συνδεμένος μόνιμα μέ ένα περιστροφικό έπιλογέα 10 έξόδων, που όνομάζεται **προεπιλόγεας** (Π.Ε.) και άνηκει αποκλειστικά στό συνδρομητή. Άρα σ' ένα κέντρο 100 συνδρομητῶν ύπαρχουν 100 Π.Ε. Οι έξοδοι των 100 Π.Ε. είναι πολλαπλά συνδεμένες και καθεμιά όδηγει σ' ένα Τ.Ε. (σχ. 13.3στ).

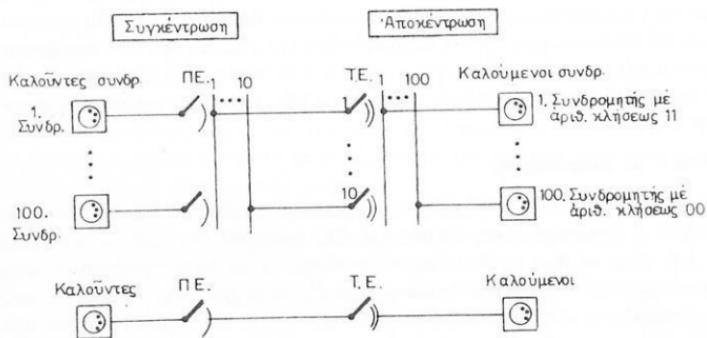

Σχ. 13.3στ.

Έποπτικό διάγραμμα κέντρου 100 συνδρομητῶν μέ προεπιλογεῖς (Π.Ε) και τελικούς έπιλογεῖς (Τ.Ε).

"Όταν ο συνδρομητής σηκώσει τό μικροτηλέφωνό του, άρχιζει ο Π.Ε. νά περιστρέφεται και **δοκιμάζει** μία πρός μία τίς άπερχόμενες γραμμές για νά βρει έ-

λεύθερο Τ.Ε. ή νά **έπιλέξει**, όπως λέμε, έναν Τ.Ε. Η κίνησή του αύτή δέν κατευθύνεται από τό συνδρομητή, γι' αυτό όνομάζεται **έλεύθερη κίνηση** και ή **έπιλογή έλεύθερη έπιλογή**. Στήν πρώτη έλεύθερη γραμμή, πού συναντά ό Π.Ε. κατά τή δοκιμή, σταματοῦν οι βραχίονές του καί **καταλαμβάνεται** ό έλεύθερος Τ.Ε. στήν άκρη τής γραμμής. Ό συνδρομητής παίρνει τότε τό **ήχοσημα ένάρξεως τής έπιλογής** και οι δύο παλμοσειρές, πού άποστέλλει στή συνέχεια, κατευθύνουν όπως και προηγουμένως στό κέντρο μέ 100 Τ.Ε., τόν Τ.Ε. στήν άντιστοιχη έξοδο. Οι βραχίονές του κινοῦνται τώρα έξαναγκασμένα, γι' αυτό και ή **έπιλογή** πού έκτελοῦν όνομάζεται **έξαναγκασμένη έπιλογή**.


Συγκρίνοντας τή διάταξη τοῦ σχήματος 13.3δ μέ τή διάταξη τοῦ σχήματος 13.3σt βλέπομε πώς στό κέντρο μέ Π.Ε. χρησιμοποιοῦνται συνολικά 110 έπιλογείς άντι 100 έπιλογέων στό κέντρο μέ 100/μερεῖς έπιλογεῖς. Άπο τούς 110 όμως αύτούς έπιλογείς οι 100 έίναι 10/μερεῖς Π.Ε. και μόνο οι 10 Τ.Ε. έίναι 100/μερεῖς. Κι' έπειδή ένας Τ.Ε. έίναι 7 φορές περίπου άκριβότερος από ένα Π.Ε., ή διάταξη μέ Π.Ε. άντιστοιχεῖ από τήν **άποψη** κόστους σέ μιά διάταξη μέ 25 Τ.Ε. "Ετσι έπιτυγχάνεται μείωση τοῦ κόστους κατά 75% σχετικά μέ τήν προηγούμενη περίπτωση. 'Ένω όμως έκει δέν παρουσιάζονται άπώλειες, δηλαδή καθένας συνδρομητής μπορεῖ νά συνδεθεῖ όπωσδήποτε μέ κάθε άλλο συνδρομητή πού έπιθυμει (άνεξάρτητα ἀν δέν πραγματοποιηθεῖ τελικά συνδιάλεξη, γιατί ό καλούμενος συνδρομητής έίναι π.χ. κατειλημμένος από άλλο συνδρομητή ή άπουσιάζει), στό κέντρο μέ Π.Ε. έμφανιζονται σποραδικά άπώλειες, δηλαδή ό συνδρομητής πού καλεῖ δέν μπορεῖ νά συνδεθεῖ μέ έναν άλλο συνδρομητή γιατί δέν βρίσκει έλεύθερο Τ.Ε. Τό μειονέκτημα όμως αύτό έίναι μηδαμινό, έφόσον φυσικά διατηρούνται μικρές οι άπώλειες, συγκριτικά, μέ τή μεγάλη μείωση τοῦ κόστους, πού έπιτυγχάνεται μέ τούς Π.Ε.

Στή διάταξη πού περιγράφαμε, ύποθέσαμε πώς διεξάγονται ταυτόχρονα 10 συνδιαλέξεις, γι' αυτό προβλέψαμε 10 Τ.Ε. συνδεμένους στής 10 έξόδους τών Π.Ε. "Αν θέλομε νά μποροῦν νά διεξάγονται **ταυτόχρονα** περισσότερες από 10 συνδιαλέξεις, π.χ. 15, έπειδή οι 100 συνδρομητές μιλοῦν περισσότερο από τό κανονικό, θά πρέπει νά προβλέψουμε 15 Τ.Ε. Σάν συνέπεια θά πρέπει νά υπάρχουν κανονικά Π.Ε. μέ 15 έξόδους, στής όποιες θά συνδεθούν οι Τ.Ε., ώστε κάθε συνδρομητής νά μπορεῖ νά φθάσει σέ καθένα από τούς 15 Τ.Ε. 'Υπάρχει όμως τρόπος νά συνδεθούν οι 15 Τ.Ε. και στής έξόδους 10/μερῶν Π.Ε., όπως θά γνωρίσουμε στήν παράγραφο 13.3 (γ).

δ) Κέντρο μέ κλησιθήρες.

Στό κέντρο αύτό δέν άναζητεῖ ό συνδρομητής μέσω τοῦ Π.Ε. του ένα έλεύθερο Τ.Ε., άλλα άντιστροφα, ένας έλεύθερος Τ.Ε. άναζητεῖ τόν καλούντα συνδρομητή. Κάθε Τ.Ε. έίναι μόνιμα συνδεμένος στήν είσοδο ένός περιστροφικού έπιλογέα, ένω οι συνδρομητές είναι συνδεμένοι στής έξόδους του (σχ. 13.3ζ). 'Ο έπιλογέας αύτός όνομάζεται **κλησιθήρας (ΚΛΘ.)** και έχει 100 ή 200 έξόδους, ώστε ισάριθμοι συνδρομητές μπόρουν νά συνδεθούν σ' αύτές.

"Οταν ένας συνδρομητής σηκώσει τό μικροτηλέφωνό του, περιστρέφεται ό ΚΛΘ. ένός έλεύθερου Τ.Ε., ώσπου νά βρεῖ τή γραμμή τού καλούντος συνδρομητή και σταματήσει σ' αύτήν. 'Ετσι συνδέεται ό συνδρομητής μέσω τοῦ ΚΛΘ. μέ ένα έλεύθερο Τ.Ε. και παίρνει τό **ήχοσημα ένάρξεως τής έπιλογής**. Τήν έντολή νά περιστραφεῖ και άναζητήσει τόν καλούντα συνδρομητή παίρνει ό ΚΛΘ. από μιά κεντρι-

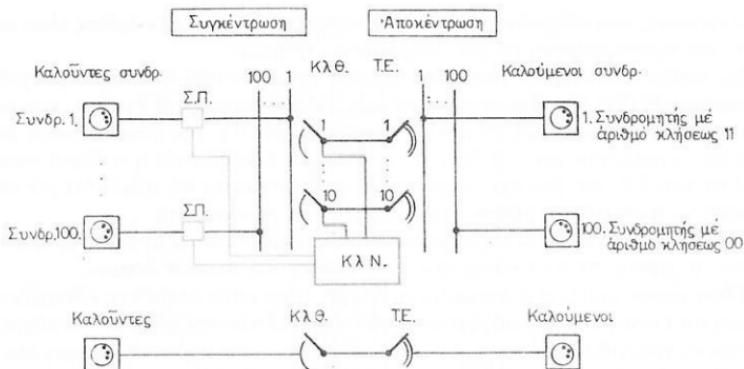

Σχ. 13.3ζ.

*Επιπλέον διάγραμμα κέντρου 100 συνδρομητών με κλησιθήρες (Κλθ.) και Τ.Ε.

κή διάταξη τόν **κλησινόμο** (ΚΛΝ.). Ό ΚΛΝ. άποτελείται βασικά από ένα κινητηριακό έπιλογέα, πού έξυπηρετεί διαδοχικά άρκετούς Κλθ.

Κάθε συνδρομητής έχει στήν άκρη τής συνδρομητικής του γραμμής, πού φθάνει στό τηλεφωνικό κέντρο, μιά άτομική διάταξη από δύο ρωστήρες, πού όνομάζεται **συνδρομητικός παροχέας** (Σ.Π.). Η διάταξη αυτή διαπιστώνει τήν κατάσταση τής συνδρομητικής γραμμής, δηλαδή αν περνά ρεύμα από αυτήν, πού σημαίνει ότι ο συνδρομητής έχει σηκωθεί τό μικροτηλέφωνό του ή όχι. Άπο τούς Σ.Π. δόργοιν γραμμές στήν είσοδο τού ΚΛΝ. κι έτσι πληροφορείται και ο ΚΛΝ. τήν κατάσταση τών συνδρομητικών γραμμών.

Στίς έξοδους τού ΚΛΝ. είναι συνδεμένοι οι Κλθ. Ό ΚΛΝ. άναζητεί ένα έλεύθερο Κλθ. και άναμένει στήν έξοδο πού δηγει σ' αυτόν, ώσπου νά φθάσει από τόν Σ.Π. ή πληροφορία ότι ένας συνδρομητής έπιθυμει νά τηλεφωνήσει. Ή πληροφορία αυτή μεταβιβάζεται μέσω τού ΚΛΝ. στόν έλεύθερο Κλθ., πού άρχιζει νά περιστρέφεται σέ άναζήτηση τού καλούντος συνδρομητή, ένω ο ΚΛΝ. προχωρεί και άναζητεί έναν άλλο έλεύθερο Κλθ. Έκει άναμένει τήν έπόμενη κλήση ένός συνδρομητή.

'Απ' οσα περιγράψαμε γίνεται φανερό, πώς οι Π.Ε. και οι Κλθ. έξυπηρετούν τόν ίδιο σκοπό άλλα μέ διαφορετικό τρόπο.

Η διάταξη μέ Κλθ. άπαιτει συνολικά 10 100/μερεις Κλθ. και 10 100/μερεις Τ.Ε., δηλαδή λιγότερους από οι ή διάταξη μέ Π.Ε. Άπαιτούνται όμως 100 Σ.Π. και άριστοι ΚΛΝ. γιά τήν έξυπηρέτηση τών 100 συνδρομητών. Τό έρώτημα, ποιά από τίς δύο διατάξεις είναι ή εύνοϊκότερη από τεχνικής και οικονομικής πλευράς, δέν μπορει νά άπαντηθει για όλες τίς περιπτώσεις, γιατί έξαρται από πλήθος συντελεστές πού μεταβάλλονται από περίπτωση σε περίπτωση.

ε) Τέλειες και άτελεις δέσμες – Μίζη γραμμών.

"Οπως γνωρίσαμε προηγουμένως, σέ κάθε έπιλογική βαθμίδα διακρίνονται **προσερχόμενες** και **άπερχόμενες γραμμές**. Στήν έπιλογική π.χ. βαθμίδα τού σχήματος 13.3στ προσερχόμενες είναι οι 100 συνδρομητικές γραμμές και άπερχόμενες

οι 10 γραμμές, που ύ δόδηγούν στούς Τ.Ε. Σκοπός τής έπιλογικής βαθμίδας είναι νά ένωσει μιά προσερχόμενη μέ μιά άπερχόμενη γραμμή.

Μιά όμάδα **ισοδυνάμων γραμμών**, δηλαδή γραμμών πού ή καθεμιά μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τόν ίδιο σκοπό άντι μιάς ἀλλης γραμμής τής όμάδας, χαρακτηρίζεται **δέσμη γραμμών**. Οι 10 άπερχόμενες γραμμές π.χ. τής προεπιλογικής βαθμίδας πού άναφέραμε (σχ. 13.3στ), άποτελούν μιά δέσμη, γιατί ή καθεμιά τους δόδηγει σέ ένα Τ.Ε. καί δέν έχει σημασία μέ ποιά ἀπ' αύτές Θά συνθεδεῖ μιά είσερχόμενη γραμμή γιά νά φθάσει στόν καλούμενο συνδρομητή.

Τις δέσμες τών άπερχομένων γραμμών διακρίνουμε ἀπό τήν ἀποψή τής προσπελάσεως σ' αύτές, σέ δύο κατηγορίες: σέ **τέλειες** καί **ἀτελεῖς δέσμες**.

Τέλεια χαρακτηρίζεται ή ἀπερχόμενη δέσμη, ὅταν κάθη ἐλεύθερη είσερχόμενη γραμμή τής έπιλογικής βαθμίδας μπορεῖ νά συνδεθεῖ πάντοτε μέ κάθη ἐλεύθερη ἀπερχόμενη γραμμή τής δέσμης. Αύτό σημαίνει, ὅτι ή είσερχόμενη γραμμή δέν Θά συνδεθεῖ, μόνο ὅταν **ὅλες** οι άπερχόμενες γραμμές τής δέσμης είναι κατειλημμένες.


Ἀτελής είναι ή δέσμη, ὅταν μιά ἐλεύθερη είσερχόμενη γραμμή δέν μπορεῖ νά συνδεθεῖ πάντοτε μέ κάθη ἐλεύθερη άπερχόμενη γραμμή. "Ετοι είναι δυνατόν νά μήν μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ σύνδεση, παρ' όλο ὅτι ύπάρχει ἐλεύθερη άπερχόμενη γραμμή, τήν όποια ὅμως δέν μπορεῖ νά καταλάβει ή είσερχόμενη γραμμή.

Τό σχῆμα 13.3η δείχνει σάν παράδειγμα μιά ἀτελή δέσμη. Στίς ἔξόδους τών 10/μερῶν Π.Ε. είναι συνδεμένοι 15 Τ.Ε. Άπ' αύτούς οι Τ.Ε. 1 ως 5 ἀνήκουν ἀποκλειστικά στούς Π.Ε. 1 ως 50, οι Τ.Ε. 6 ως 10 ἀποκλειστικά στούς Π.Ε. 51 ως 100, ἐνώ οι Τ.Ε. 11 ως 15 είναι κοινοί καί στούς 100 Π.Ε. (συνδρομητές). Αύτό φαίνεται ἀμέσως ἀπ' τή σύνδεση τών ἔξόδων τών Π.Ε. Οι 5 πρώτες ἔξοδοι είναι πολλαπλά συνδεμένες μόνο σέ 50 Π.Ε., ἐνώ οι υπόλοιπες 5 ἔξοδοι είναι πολλαπλά συνδεμένες καί στούς 100 Π.Ε.

Ἄπ' τό σχῆμα 13.3η διαπιστώνομε, ὅτι 100 συνδρομητές ἔχουν στή διάθεσή τους 15 Τ.Ε. καί ἔτσι είναι δυνατόν νά διεξάγονται ταυτόχρονα 15 συνδιαλέξεις. Κάθε συνδρομητής, ὅμως, μπορεῖ νά καταλάβει μόνο 10 Τ.Ε., δόσους είναι δηλαδή συνδεμένοι στίς 10 ἔξόδους τοῦ έπιλογέα του. Γι' αύτό λέμε ὅτι ή **προσποτότητα** στήν προεπιλογική αύτή βαθμίδα είναι $k = 10$.

"Αν λοιπόν, σέ μιά ἀπό τίς δυό όμάδες τών 50 συνδρομητῶν, π.χ. στήν όμάδα τών συνδρομητῶν 1 ως 50, είναι κατειλημμένες σέ μιά χρονική στιγμή καί οι 10 γραμμές, πού είναι πολλαπλά συνδεμένες στίς ἔξόδους τών Π.Ε. τους, δηλαδή οι γραμμές 1 ως 5 καί 11 ως 15, ἔνας συνδρομητής ἀπό τήν όμάδα αύτή πού θά προσπαθήσει νά συνδεθεῖ, Θά πάρει τό σῆμα κατειλημμένου. Είναι ὅμως δυνατόν μιά ἡ περισσότερες ἀπό τίς γραμμές 6 ως 10 τής όμάδας τών συνδρομητῶν 51 ως 100 νά είναι ἐλεύθερες, ἀλλά στίς γραμμές αύτές δέν μπορεῖ νά φθάσει ό συνδρομητής τής όμάδας 1 ως 50.

Είναι φανερό πώς στήν ἀτελή δέσμη ἐμφανίζονται μεγαλύτερες ἀπώλειες ἀπό σέ μιά τέλεια δέσμη μέ 100 ἀριθμό ἀπερχόμενων γραμμών. Μιά τέλεια δέσμη Θά μπορούσε νά σχηματιστεῖ στό παράδειγμα πού άναφέραμε μέ Π.Ε. 15 ἔξόδων ἀντί 10 πού Θά είχαν πολλαπλά συνδεμένες ὅλες τίς ἔξόδους τους. Οι Π.Ε. ὅμως αύτοί είναι ἀκριβότεροι καί ή λύση **άντιοικονομική** συγκριτικά μέ τή διάταξη τού σχήματος 13.3η.

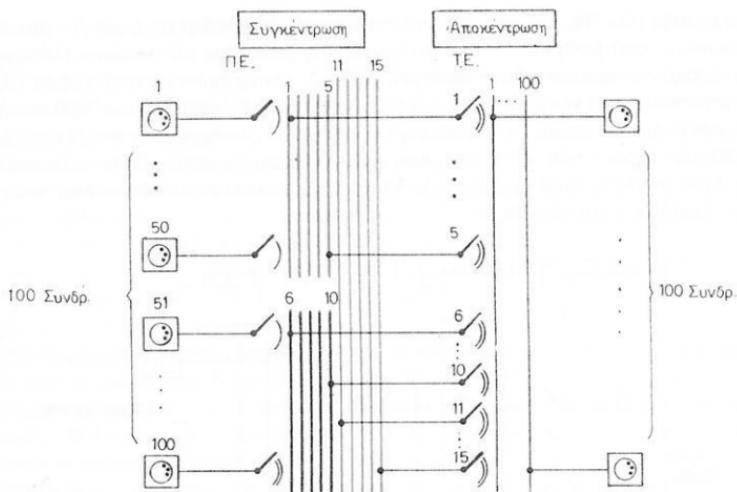

Σχ. 13.3η.
Παράδειγμα άτελούς δέσμης.

Η πολλαπλή παράλληλη σύνδεση **δύλων** των αντιστοίχων έξόδων μιας όμάδας επιλογέων όνομάζεται **άπλη πολλαπλασιαστική ζεύξη**.

Η διάταξη του σχήματος 13.3η άποτελεί μία διάταξη **μίξεως γραμμών** ή **μικτή ζεύξη**. Μικτή ζεύξη είναι κάθε πολλαπλή σύνδεση, που διαφέρει από τήν άπλη πολλαπλασιαστική ζεύξη.


Η **μίξη γραμμών** ή **μικτονόμηση**, όπως λέμε, χρησιμοποιείται όταν δέν είναι δυνατός διαχωρισμός τέλειας δέσμης, για νά έξασφαλισθεῖ καλύτερη έκμετάλλευση των γραμμών και όργάνων του κέντρου. Καλύτερη έκμετάλλευση σημαίνει μεγαλύτερη χρησιμοποίηση των γραμμών κλπ., όπότε έχομε μείωση των άπωλειών και περισσότερο όμοιόμορφη χρησιμοποίηση μέ αποτέλεσμα νά φθείρονται όμοιόμορφα τά όργανα κλπ.

στ) Κέντρο 1000 συνδρομητῶν.

Σ' ἔνα κέντρο 1000 συνδρομητῶν χωρίζομε τούς συνδρομητές σέ 10 όμάδες των 100 συνδρομητῶν. Σέ κάθε όμάδα χρειάζονται, όπως είδαμε, 10 Τ.Ε. και 100 Π.Ε. ή 10 ΚΛΘ., έφόσον πραγματοποιούνται ταυτόχρονα 10 περίπου συνδιαλέξεις. Γιά νά διακρίνονται μεταξύ τους οι 1000 συνδρομητές, πρέπει ό καθένας νά έχει ένα τριψήφιο άριθμό κλήσεως, δηλαδή έναν από τους άριθμούς 111 ώς 000. Οι συνδρομητές μιας έκατοντάδας παίρνουν τό ίδιο πρώτο ψηφίο στόν άριθμό κλήσεώς τους, π.χ. τό 3 οι συνδρομητές τῆς 3ης έκατοντάδας, τό 7 τῆς 7ης κ.ο.κ.

Γιά νά μπορεῖ τώρα ένας συνδρομητής μιας έκατοντάδας νά συνδέεται μέ συνδρομητές όχι μόνο τῆς δικῆς του έκατοντάδας άλλα και τῶν ύπολοίπων όμάδων, είναι φανερό πώς πρέπει νά είναι κατά κάποιο τρόπο συνδεμένες μεταξύ τους οι 10 όμάδες. Αύτό έπιτυχάνεται μέ μια **ἐπί πλέον βαθμίδα** επιλογέων, πού τοποθε-

τείται μεταξύ των Π.Ε. καί των Τ.Ε. καί στήν όποια διακλαδίζεται ή κίνηση πού συγκεντρώνεται στή βαθμίδα Π.Ε. Οι έπιλογεις τής βαθμίδας αύτής είναι 100/μερεῖς καί όνομάζονται **πρώτοι άδικοι έπιλογεῖς** (I.O.E.). "Όπως φαίνεται στό σχήμα 13.3θ, πού παριστάνει ένα κέντρο 1000 συνδρομητῶν μέ Π.Ε., κάθε όμάδα 100 συνδρομητῶν έχει άποκλειστικά στή διάθεσή της 10 I.O.E. συνδεμένους στίς 10 έξόδους των Π.Ε. Οι έξοδοι των 100 Π.Ε. είναι πολλαπλά συνδεμένες ώστε καθένας άπο τους 100 συνδρομητές τής όμάδας μπορεῖ νά καταλάβει καθένα από τους 10 I.O.E., έφόσον είναι έλευθερος.

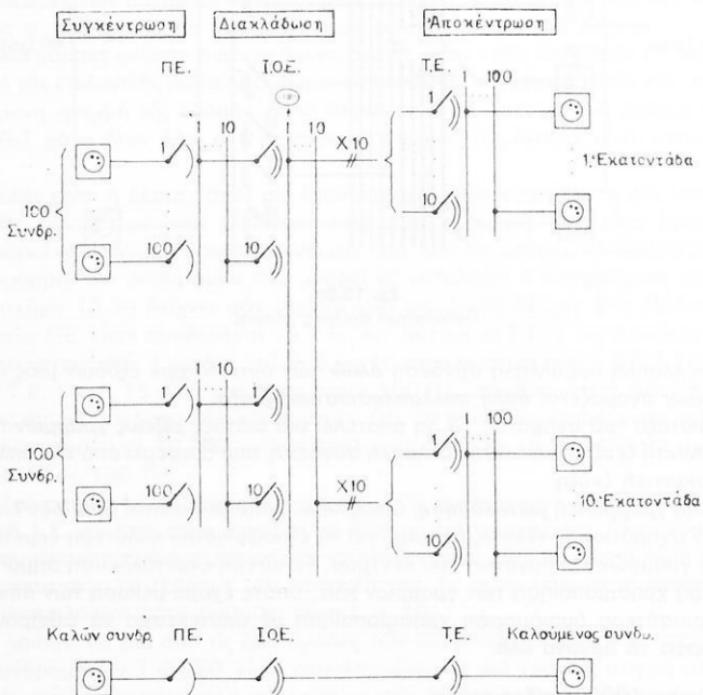

Σχ. 13.3θ.

Έποπτικό διάγραμμα κέντρου 1000 συνδρομητῶν μέ Π.Ε.

Στίς έξόδους των I.O.E. είναι συνδεμένοι οι 100 Τ.Ε. Συγκεκριμένα, σέ καθεμιά δεκάδα των I.O.E. είναι συνδεμένοι οι 10 Τ.Ε. τής άντίστοιχης έκατοντάδας συνδρομητῶν. Δηλαδή στήν 1η δεκάδα οι 10 Τ.Ε. τής 1ης έκατοντάδας συνδρομητῶν μέ άρχικό ψηφίο κλήσεως τό 1, στή 2η δεκάδα οι 10 Τ.Ε. τής 2ης έκατοντάδας μέ άρχικό ψηφίο κλήσεως τό 2, κ.ο.κ. Οι έξοδοι τής **ιδιαίς** δεκάδας μέ τόν **ιδιο** άριθμό είναι συνδεμένες πολλαπλά σ' **όλους** τούς I.O.E. καί των 10 όμάδων. Π.χ. τήν έξοδο 3 τής 7ης δεκάδας όλων των I.O.E. ένωνει μιά γραμμή πού θίγει σ' ένα Τ.Ε. τής 7ης έκατοντάδας συνδρομητῶν. Έτσι σχηματίζονται 10 **ξεχωριστά** πολλαπλά


πεδία και 10 ξεχωριστές δέσμες, πού ή καθεμιά περιλαμβάνει τις 10 γραμμές μιᾶς δεκάδας πρός τους Τ.Ε. της άντιστοιχης έκαποντάδας συνδρομητῶν.

Μέ τή σύνδεση αύτή μπορεῖ νά φθάσει όποιασδήποτε συνδρομητής του κέντρου στούς Τ.Ε. όποιασδήποτε έκαποντάδας συνδρομητῶν. "Εστω π.χ. οτι ένας συνδρομητής της 5ης όμάδας μέ άριθμο κλήσεως 573 έπιθυμει νά συνδεθει μέ το συνδρομητή 927 της 9ης όμάδας. Σηκώνοντας το μικροτηλέφωνο ό 573, άρχιζει νά περιστρέφεται ό Π.Ε. του άναζητώντας ένα έλευθερο Ι.Ο.Ε. από τους 10, πού έχει στήη διάθεσή της ή 5η έκαποντάδα συνδρομητῶν. Ό πρώτος έλευθερος Ι.Ο.Ε. πού συναντιέται, καταλαμβάνεται και ό συνδρομητής παίρνει τό σήμα έναρξεως της έπιλογής. Στήη συνέχεια έπιλεγει ό 573 τό πρώτο ψηφίο 9 τού άριθμου κλήσεως του καλούμενου και οι βραχίονες του Ι.Ο.Ε. κατευθύνονται στήη 9η δεκάδα. Ή έπιλογή αύτή είναι **έξαναγκασμένη**.

Στήη 9η δεκάδα περιστρέφεται ό Ι.Ο.Ε. **αυτοδύναμα**, δηλαδή χωρίς νά κατευθύνεται από τό συνδρομητή και άναζητει ένα έλευθερο Τ.Ε. από τους 10, πού έναι συνδεμένοι στήης έξοδους της δεκάδας, δοκιμάζοντας μία πρός μία τίς άπερχόμενες γραμμές. Ή έπιλογή έδω έναι **έλευθερη**. Ό πρώτος έλευθερος Τ.Ε. πού συναντιέται κατά τή δοκιμή καταλαμβάνεται και τά δύο ύπόλοιπα ψηφία πού έπιλεγει ό 573, μεταβιβάζονται σέ αύτόν. Τό 2 κατευθύνει τόν Τ.Ε. στήη 2η δεκάδα και τό 7 στήη 7η έξοδο αύτής της δεκάδας. Ήδω έναι συνδεμένος ό συνδρομητής 927 κι έτσι πραγματοποιείται ή σύνδεσή του μέ τό συνδρομητή 573.

Η εύρεση ένός έλευθερου Τ.Ε. πραγματοποιείται στό διάστημα μεταξύ τού τέλους της έπιλογής τού πρώτου ψηφίου και της άρχης της έπιλογής τού δεύτερου ψηφίου, χωρίς ό συνδρομητής νά άντιλαμβάνεται ό,τι δήποτε από τή λειτουργία αύτή. "Αν φυσικά δέν ύπάρχει έλευθερος Τ.Ε., ό συνδρομητής παίρνει τό σήμα κατειλημμένου και διακόπτει τή σύνδεσή.

Στό κέντρο 1000 συνδρομητῶν παρατηροῦμε ότι στόν Ι.Ο.Ε. γίνεται ή διάκριση της έκαποντάδας, στήην όποια έναι συνδεμένος ό καλούμενος συνδρομητής, στόν Τ.Ε. ή διάκριση της δεκάδας και τέλος της μονάδας. Ό Ι.Ο.Ε. έπεξεργάζεται ένα μόνο ψηφίο τού άριθμού κλήσεως, ένω ό Τ.Ε. δύο ψηφία.

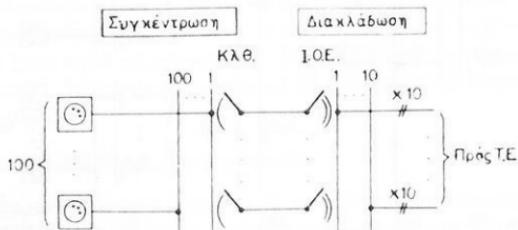

Σχ. 13.3.

Έποπτικό διάγραμμα κέντρου 1000 συνδρομητῶν μέ Κλθ.

Σ' ένα κέντρο 1000 συνδρομητῶν μέ Κλθ. τό μόνο πού άλλάζει συγκριτικά μέ τό κέντρο μέ Π.Ε., έναι ή προεπιλογική βαθμίδα (σχ. 13.3i). Κάθε όμάδα 100 (ή 200) συνδρομητῶν έναι συνδεμένη πολλαπλά στήης έξοδους 10 Κλθ. Οι 10 Κλθ. έναι μόνιμα συνδεμένοι μέ τους 10 Ι.Ο.Ε. της όμάδας.


Στό κέντρο πού περιγράψαμε ύποθέσαμε πώς κάθε έκαποντάδα συνδρομητῶν

μπορεῖ νά έξυπηρετθεῖ μέ μικρές άπωλειες (π.χ. 1%) άπό 10 I.O.E. και 10 T.E. Μέ κατάλληλη μίζη τῶν γραμμῶν εἶναι δυνατή ή σύνδεση περισσοτέρων άπό 10 έπιλογέων στίς έξόδους 10/μερῶν έπιλογέων. "Ετσι έξυπηρετοῦνται ομάδες συνδρομητῶν μέ μεγαλύτερη τηλεφωνική κίνηση.

'Έκτος άπό τίς λειτουργίες πού άναφέραμε, οι I.O.E. άναλαμβάνουν και όρισμένες ειδικές έργασίες, γιά τίς οποίες εἶναι πιο κατάλληλοι, όπως π.χ. τήν παροχή τού σήματος έναρξεως έπιλογῆς, τήν τροφοδότηση τού μικροφώνου τού καλούντος, τή χρέωση κλπ.

Σ Κέντρο 10.000 συνδρομητῶν.

Τό σχήμα 13.3ια δείχνει τή δομή ένός κέντρου 10.000 συνδρομητῶν μέ ΠΕ. Οι συνδρομητές εἶναι διαιρέμενοι σέ 10 ομάδες τῶν 1000 συνδρομητῶν και έχουν τετραψήφιους άριθμούς κλήσεως άπό 1111 ώς 0000. Η διάταξη τῶν έπιλογέων σέ κάθε ομάδα 1000 συνδρομητῶν εἶναι βασικά ή ίδια, όπως στό κέντρο 1000

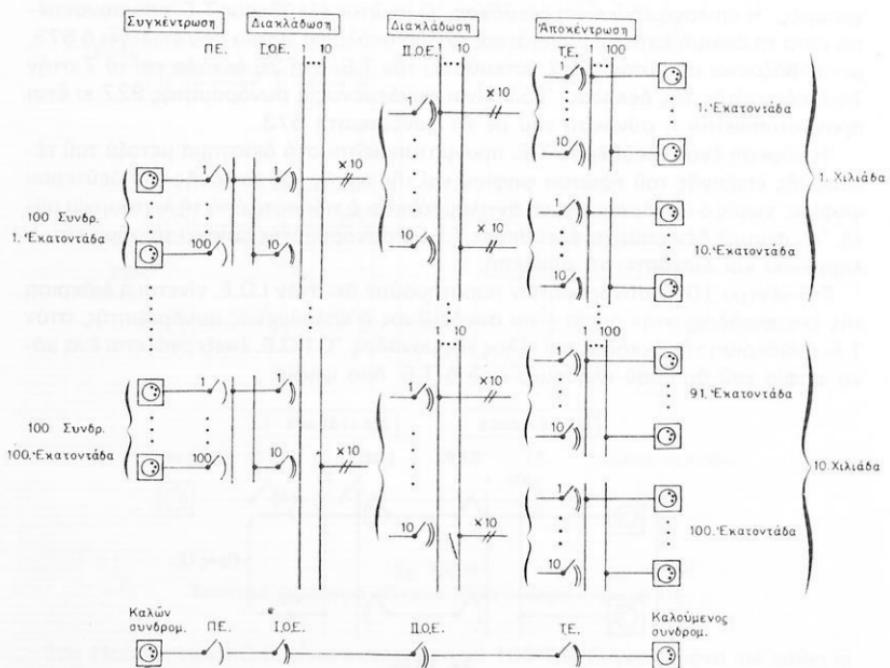

Σχ. 13.3ια.

Έποπτικό διάγραμμα κέντρου 10.000 συνδρομητῶν μέ ΠΕ.

υποδομή τῶν πού περιγράψαμε προηγουμένως. Η διαφορά πού παρουσιάζεται έδω εἶναι, ότι μεταξύ τῶν I.O.E. και τῶν T.E. παρεμβάλλεται μιά άκομα βαθμίδα O.E., οι II.O.E., οι οποίοι μοιάζουν στήν κατασκευή μέ τούς I.O.E., άλλα δέν έκτε-

λοῦν καὶ τίς συμπληρωματικές τους ἐργασίες. Στούς I.O.E. γίνεται τώρα ἡ ἐπιλογή τῆς χιλιάδας, στήν όποια ἀνήκει ὁ καλούμενος συνδρομητής, ἐνῶ στούς II.O.E. ἡ ἐπιλογή τῆς ἑκατοντάδας. Οι ἔξοδοι δλων τῶν I.O.E. εἶναι πολλαπλά συνδεμένες, ὥστε νά εἶναι δυνατή ἡ εἰσόδος σὲ όποιαδήποτε χιλιάδα ὅποιουδήποτε συνδρομητή τοῦ κέντρου. Οι 10 II.O.E. κάθι χιλιάδας συνδρομητῶν εἶναι συνδεμένοι στίς ἔξοδους τῆς ἀντίστοιχης δεκάδας τῶν I.O.E.

Ἐπιλέγοντας ὁ καλών συνδρομητής τὸ πρῶτο ψηφίο ἐνός τετραψήφιου ἀριθμοῦ κλήσεως, κατευθύνει τὸν I.O.E. στήν ἀντίστοιχη δεκάδα (χιλιάδα συνδρομητῶν) μέ εξαναγκασμένη ἐπιλογή. Στή δεκάδα αὐτή στρέφεται αὐτοδύναμα ὁ I.O.E. καὶ ἀναζητεῖ ἔνα ἐλεύθερο II.O.E. (ἐλεύθερη ἐπιλογή). Μέ τὸ δεύτερο ψηφίο διακρίνεται στὸν II.O.E. ἡ ἑκατοντάδα, στήν όποια ἀνήκει ὁ συνδρομητής, δηλαδή ὁ II.O.E. κατευθύνεται στὴ δεκάδα ὅπου εἶναι συνδεμένοι οἱ T.E. τῆς ἀντίστοιχης ἑκατοντάδας συνδρομητῶν. Ἐδῶ βρίσκεται μέ ἐλεύθερη, πάλι, ἐπιλογή, ἔνας ἐλεύθερος T.E., στὸν ὅποιο ἀποστέλλονται τὰ δύο τελευταῖα ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ κλήσεως. Σημειώνομε, πῶς σὲ κάθε βαθμίδα O.E. γίνεται ἐπεξεργασία ἐνός ψηφίου τοῦ ἀριθμοῦ κλήσεως, ἐνώ στὴ βαθμίδα τῶν T.E., **δύο** ψηφίων. Γ' αὐτὸ καὶ ἔνα κέντρο 10.000 συνδρομητῶν μέ τετραψήφιους ἀριθμούς κλήσεως ἔχει δύο βαθμίδες O.E. καὶ μία T.E. Κατά τὸν ἴδιο τρόπο μπορεῖ νά σχηματιστεῖ ἀπό 10 ὄμαδες τῶν 10.000 συνδρομητῶν καὶ μέ παρεμβολή μιᾶς ἀκόμα βαθμίδας O.E. ἔνα κέντρο 100.000 συνδρομητῶν.

Στήν πράξη δέν κατασκευάζονται κέντρα μέ ήλεκτρομηχανικά στοιχεῖα γιά περισσότερους ἀπό 10.000 συνδρομητές. "Οταν αὐξήθοῦν οἱ συνδρομητές πάνω ἀπό τὸ μέγεθος αὐτό, κατασκευάζεται ἔνα νέο ξεχωριστό κέντρο πού συνδέεται κατάλληλα μέ τὸ πρῶτο, ὅπως θά δοῦμε στὸ κεφάλαιο «Ἀστικό Τηλεφωνικό δίκτυο».


13.4 Ἡ ἀποκατάσταση συνδέσεως μέ ζευκτικά πεδία.

"Οπως εἰδαμε στά προηγούμενα, γιά τήν ἀποκατάσταση μιᾶς συνδέσεως μέ ἐπιλογεῖς ἀπαιτοῦνται, ἀνάλογα μέ τό μέγεθος τοῦ κέντρου, περισσότερες ἐπιλογικές βαθμίδες, ἡ καθεμιά ἀπ' τίς όποιες ἔκτελει μιά συγκεκριμένη ἐργασία. Σέ περίπτωση πού χρησιμοποιοῦμε ζευκτικά πεδία, ἡ ἐργασία αὐτή θά πρέπει νά ἔκτελεστε τουλάχιστον ἔξι ίσους καλά καὶ οἰκονομικά, ὅπως μέ ἐπιλογεῖς, ὥστε τό σύστημα νά εἶναι συναγωνίσιμο. Τό πῶς πραγματοποιεῖται αὐτό εἶναι τό θέμα πού ἔξετάζομε στίς ἐπόμενες σελίδες.

a) Μονοβάθμια καὶ διβάθμια ζευκτικά πεδία.

Μέ βάση τήν προεπιλογική βαθμίδα θά γνωρίσομε στή συνέχεια πῶς ὄμαδο-ποιοῦνται οἱ συνδρομητές καὶ πῶς πραγματοποιεῖται μία σύνδεση σέ μία βαθμίδα κέντρου μέ ζευκτικά πεδία.

'Η βαθμίδα ΠΕ. ἡ ΚΛΘ. ἔχει σάν ἔργο, ὅπως γνωρίσαμε, τή συγκέντρωση τῆς κινήσεως τῶν συνδρομητῶν. 'Η κίνηση π.χ. 100 συνδρομητῶν συγκεντρώνεται σέ 10 ἀπερχόμενες γραμμές πρός τούς I.O.E. τοῦ κέντρου, εἴτε μέ τή βοήθεια 10 ΠΕ., εἴτε μέ τή βοήθεια 10 ΚΛΘ. Τό σχῆμα 13.4α δείχνει τούς δύο αὐτούς τρόπους συγκεντρώσεως τῆς κινήσεως [σχ. 13.4α (α,β)] καὶ ἐπί πλέον τόν τρόπο μέ τόν ὄποιο μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ ἡ συγκέντρωση μέ ἔνα ζευκτικό πεδίο [σχ. 13.4α (γ)].

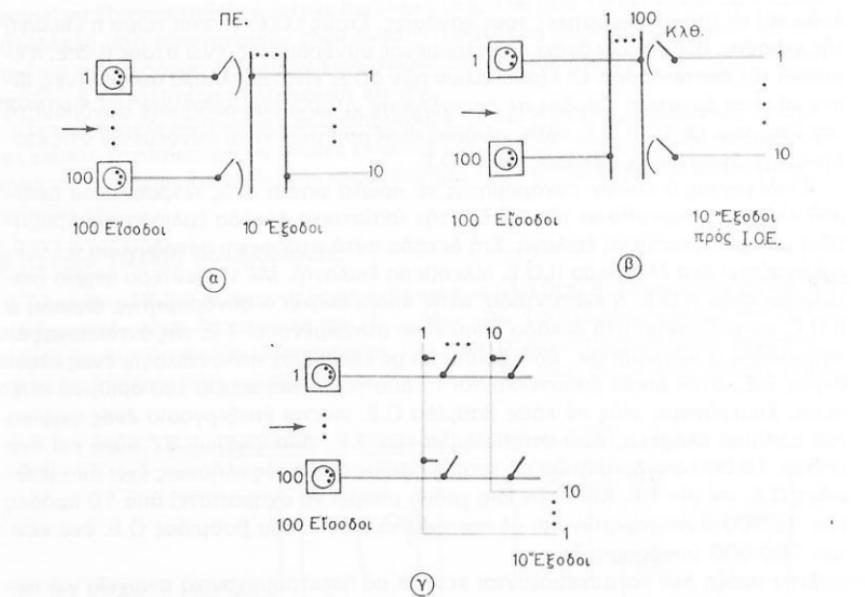

Σχ. 13.4a.


Συγκέντρωση τής κινήσεως 100 συνδρομητών σε 10 I.O.E μέ ΠΕ (a) Κλθ (β), και μονοβάθμιο ζευκτικό πεδίο (γ).

Οι 100 συνδρομητές είναι συνδεμένοι σε 100 όριζόντιες γραμμές του πεδίου, οι 10 άπερχόμενες γραμμές σε 10 κάθετες γραμμές. Η σύνδεση δύο γραμμῶν στό ζευκτικό πεδίο πραγματοποιείται στήν περίπτωση αυτή **μέσω ένός ζευκτικού σημείου ή μιᾶς βαθμίδας**, γι' αυτό ή διάταξη αυτή όνομάζεται **μονοβάθμια**. Οι διατάξεις α, β και γ έχουν τήν ίδια άπόδοση, δηλαδή καθεμιά έπιτρέπει τήν έξυπρέτηση ταυτόχρονα 10 συνδρομητών και μόνο όταν είναι κατειλημμένες και οι 10 άπερχόμενες γραμμές παίρνει ένας 11ος συνδρομητής, πού έπιθυμει νά συνδεθεῖ, τό σήμα κατειλημμένου. Οι άπερχόμενες γραμμές άποτελούν **τέλεια δέσμη**. Μένει νά έξεταστεί ή οίκονομικότητα τής διατάξεως γ.

"Όπως μπορεῖ νά υπολογίσει κανείς άμεσως, τό ζευκτικό πεδίο χρησιμοποιεῖ $100 \times 10 = 1000$ ζευκτικά σημεῖα, π.χ. μηχανικούς έπαφείς, στά σημεία διασταύρωσεως τῶν γραμμῶν, δσες δηλαδή έξόδους έχουν οι έπιλογείς στίς διατάξεις α και β. "Ένα ομως ζευκτικό σημείο στοιχίζει, μέ τά σημειρινά δεδομένα τής τεχνολογίας, πολύ περισσότερο άπο μία ξενόδο έπιλογέα. "Έτσι παρά τό ότι ένα ζευκτικό πεδίο συνδέει ταχύτερα τίς γραμμές και φθείρεται λιγότερο άπ' τούς έπιλογείς, είναι άπαραίτητο νά μειωθεῖ σημαντικά ή άριθμός τῶν ζευκτικῶν του σημείων γιά νά μπορεῖ νά συναγωνισθεῖ ένα σύστημα μέ έπιλογείς. Αύτό έπιτυγχάνεται μέ τή βοήθεια μιᾶς **διβάθμιας διατάξεως**.

Σέ ένα **διβάθμιο ζευκτικό πεδίο** μιά προσερχόμενη γραμμή συνδέεται μέ μιά ά-

περχόμενη γραμμή μέσω δύο ζευκτικών σημείων. Τό σχήμα 13.4β δείχνει τό διβάθμιο ζευκτικό πεδίο τής προεπιλογικής βαθμίδας που έχεταζομε. Οι 100 συνδρομητές είναι χωρισμένοι σε 10 άμαδες τῶν 10 συνδρομητῶν. Κάθε άμαδα έχει στή διάθεσή της 5 συνδετικές ή ένδιαμεσες γραμμές $\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_5$ καθεμιά άπ' τίς δύο που προερχόμενες γραμμές. Έτσι κάθε συνδρομητής έχει τή δυνατότητα νά συνδεθεί μέσω ζευκτικών σημείων μέ δύο άπερχόμενες γραμμές. Έτσι κάθε συνδρομητής έχει τή δυνατότητα νά συνδεθεί μέσω μιᾶς άπ' τίς 5 συνδετικές γραμμές τῆς άμαδας του μέ καθεμιά άπ' τίς 10 άπερχόμενες γραμμές καί ή κίνηση τῶν 100 συνδρομητῶν συγκεντρώνεται στή 10 αύτές γραμμές, οπως στή διατάξεις α, β, γ τοῦ σχήματος 13.4α.

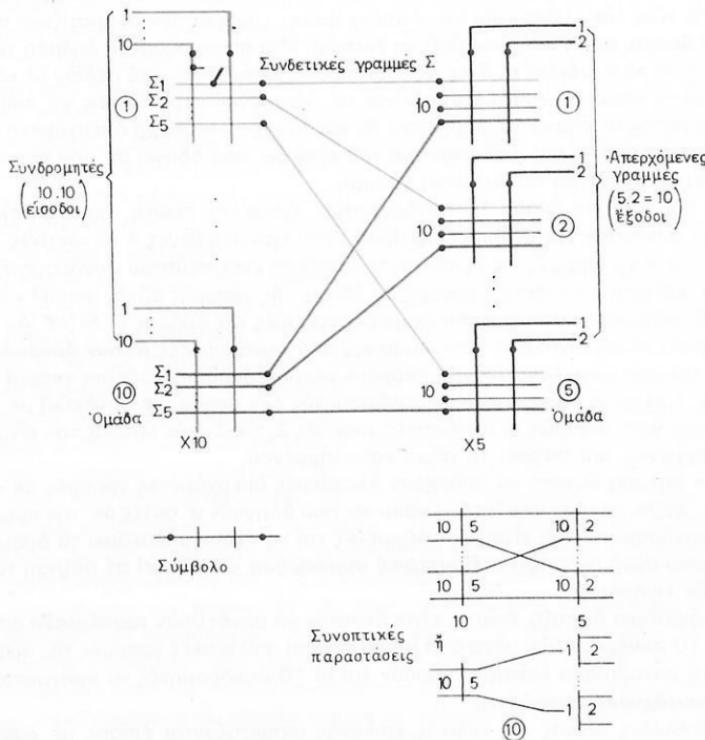

Σχ. 13.4β.
Διβάθμιο ζευκτικό πεδίο γιά τήν προεπιλογική βαθμίδα.

Σέ μια διβάθμια διάταξη παρατηρούμε οτι ύπάρχουν στή δεύτερη βαθμίδα, δεξιά, τόσες άμαδες (σύνολα) διασταυρουμένων γραμμῶν (συνδετικῶν καί άπερχομένων), δύσες είναι οι συνδετικές γραμμές μιᾶς άμαδας προσερχομένων γραμμῶν στήν πρώτη βαθμίδα, άριστερά (5 στή διάταξη τοῦ σχήματος 13.4β).

Ἐπίσης κάθε όμαδα, δεξιά, ἔχει τόσες συνδετικές γραμμές, δύσες εἶναι οι όμαδες τῶν προσερχομένων γραμμῶν ἀριστερά (10 στὸ σχῆμα 13.4β). Δύο πό συνοπτικοί τρόποι παραστάσεως τῆς διβάθμιας διατάξεως καθώς καὶ τὸ σύμβολό της φαίνονται στὸ κάτω μέρος τοῦ σχήματος 13.4β.

Ἄν μετρήσουμε τώρα τὰ ζευκτικά σημεῖα τῆς διβάθμιας διατάξεως, διαπιστώνομε ὅτι ὁ συνολικός τους ἀριθμός εἶναι $10 \times 5 \times 10 + 2 \times 10 \times 5 = 600$, δηλαδὴ σχεδόν τὸ μισό τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ζευκτικῶν σημείων τῆς μονοβάθμιας διατάξεως. Τό ἐρώτημα πού γεννιέται εἶναι, μὲ ποιό **ἀντάλλαγμα** πραγματοποίηθηκε αὐτή ἡ μείωση. Ὁπωσδήποτε, ὁ προσδιορισμός μιᾶς διαδρομῆς στὸ διβάθμιο πεδίο καὶ ἡ ἐνέργοποίση τῶν ζευκτικῶν σημείων γιὰ τὴ σύνδεση δύο γραμμῶν εἶναι περισσότερο πολύπλοκα ἀπ' ὅ, τι στὸ μονοβάθμιο πεδίο. Τὸ χαρακτηριστικό ὅμως γνώρισμα τῆς νέας διατάξεως εἶναι ὅτι οἱ ἀπερχόμενες γραμμές δέν σχηματίζουν πά μιά **τέλεια δέσμη**, ὥστα στὴ μονοβάθμια διάταξη. Μιὰ προσερχόμενη δηλαδὴ γραμμὴ δέν μπορεῖ νά συνδεθεῖ σ' ὅλες τίς περιπτώσεις λειτουργίας τοῦ πεδίου μέ κάθε ἀπερχόμενη γραμμῇ. Ἀποτέλεσμα εἶναι σέ δρισμένες περιπτώσεις νά παίρνει ὁ συνδρομητής τὸ σῆμα κατειλημμένου, ἄν καὶ ὑπάρχει ἐλεύθερη ἀπερχόμενη γραμμῇ. Αὐτό ὀφείλεται στὸ **μπλοκάρισμα** τοῦ **δρόμου**, πού ὀδηγεῖ ἀπ' τὴν προσερχόμενη στὴν ἐλεύθερη ἀπερχόμενη γραμμῇ.

Ἄν π.χ. ἀπό μιά όμαδα 10 συνδρομητῶν, ἔστω τὴν πρώτη, ἔχουν πραγματοποίησει συνδέσεις 4 συνδρομητές, βρίσκονται κατειλημμένες 4 συνδετικές γραμμές, ἔστω οἱ γραμμές Σ_1 ὡς Σ_4 καὶ γιὰ τὴ σύνδεση ἐνός πέμπτου συνδρομητῆ ἀπομένει ἐλεύθερη ἡ συνδετική γραμμὴ Σ_5 . Μέσω τῆς γραμμῆς αὐτῆς μπορεῖ νά φθάσει ὁ συνδρομητής στὶς δύο ἀπερχόμενες γραμμές τῆς όμαδας 5, δεξιά. Ἅν δημοσίες οἱ γραμμές αὐτές εἶναι ἡδη κατειλημμένες ἀπό συνδρομητές **ἄλλων όμάδων**, ἀριστερά καὶ ἐνῶ εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν μέχρι 4 ἀκόμα ἐλεύθερες γραμμές στὶς όμαδες 1 μέχρι 4 δεξιά, ὁ καλών συνδρομητής δέν μπορεῖ νά συνδεθεῖ μέ καμιά ἀπ' αὐτές, γιατὶ ἀκριβώς οἱ συνδετικές γραμμές Σ_1 ὡς Σ_4 τῆς όμαδας του εἶναι ἡδη κατειλημμένες, καὶ παίρνει τὸ σῆμα κατειλημμένου.

Εἶναι δηλαδὴ δυνατό νά ὑπάρχουν ἐλεύθερες ἀπερχόμενες γραμμές σέ **ἄλλες όμαδες**, δεξιά, ἀλλὰ οἱ συνδετικές γραμμές πού ὀδηγοῦν σ' αὐτές ἀπ' τὴν πρώτη όμαδα συνδρομητῶν νά εἶναι κατειλημμένες καὶ νά ἔχουν μπλοκάρει τὸ δρόμο. Τό φαινόμενο αὐτό ὄνομάζεται **ἐσωτερική συμφόρηση** καὶ ὀδηγεῖ σέ αὔξηση τῶν ἀπωλειῶν κινήσεως.

Στὴ διβάθμια διάταξη, ἐπίσης, εἶναι δυνατόν νά συνδεθοῦν **ταυτόχρονα** ἀπό μιά όμαδα 10 συνδρομητῶν μόνο οἱ 5 (δύσες εἶναι οἱ συνδετικές γραμμές τῆς όμαδας), ἐνῶ στὴ μονοβάθμια διάταξη μποροῦν καὶ οἱ 10 συνδρομητές νά πραγματοποιήσουν **ταυτόχρονα** συνδέσεις.

Οἱ βαθμίδες ὀδικῆς καὶ τελικῆς ἐπιλογῆς σχηματίζονται ἐπίσης μέ διβάθμια ζευκτικά πεδία ἢ μέ πεδία πού περιέχουν περισσότερες ἀπό δύο βαθμίδες (τριβάθμια κλπ.). Στὴ δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιοῦνται περισσότερα ἀπό δύο ζευκτικά σημεῖα-**π.χ. τρία** σέ ἔνα τριβάθμιο πεδίο) γιὰ τὴν πραγματοποίηση μιᾶς συνδέσεως σέ μία ἐπιλογική βαθμίδα.

β) Ἡ καθοδήγηση τῶν ζευκτικῶν πεδίων.

Ἐνας ἐπιλογέας μπορεῖ νά ὀδηγηθεῖ **ἄμεσα**, ὥστα γνωρίσαμε, μέ τή βοήθεια παλμοσειρᾶς, πού ἀποστέλλει ὁ συνδρομητής πού καλεῖ ἡ μιὰ ἄλλη κατάλληλη διά-

ταξη. "Ενα ζευκτικό πεδίο, άντιθετα, μπορεῖ νά καθιστηθεῖ μόνο **έμμεσα** μέ τή βοήθεια κεντρικής διατάξεως. Κέντρα στά όποια ή διασύνδεση τῶν γραμμῶν πραγματοποιεῖται καί ἐλέγχεται ἀπό κεντρική διάταξη ὄνομάζονται **Κέντρα Κεντρικοῦ Ἡ Κοινοῦ Ἐλέγχου**.

'Η **κεντρική διάταξη καθοδηγήσεως** πρέπει, πρῶτ' ἀπό ὅλα νά εἶναι σέ θέση νά διαπιστώσει, ὅτι ἔνας συνδρομητής ἐπιθυμεῖ νά συνδεθεῖ καί κατόπιν νά μπορεῖ νά παίρνει τὸν ἀριθμό κλήσεως τοῦ καλούμενου, πού ἀποστέλλεται ὑπό μορφή παλμοσειρῶν ἡ σά συνδιασμός συχνοτήτων. Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ τή βοήθεια **ἄγωγῶν σηματοδοτήσεως**, πού συνδέουν κάθε μιά προσερχόμενη γραμμή τοῦ ζευκτικοῦ πεδίου μέ τήν κεντρική διάταξη. 'Απ' τό δυναμικό τοῦ ἀγωγοῦ σηματοδοτήσεως διαπιστώνεται ἡ ἐπιθυμία συνδέσεως τοῦ συνδρομητῆ καί μέσω τοῦ ἀγωγοῦ αὐτοῦ φθάνει ὁ ἀριθμός κλήσεως στήν κεντρική διάταξη.

'Απ' τόν ἀριθμό τώρα τοῦ καλούμενου συνδρομητῆ προσδιορίζει ἡ διάταξη τή διαδρομή πού πρέπει νά ἀκολουθήσει ἡ σύνδεση στό ζευκτικό πεδίο γιά νά φθάσει στόν προορισμό της, δηλαδή τίς συνδετικές γραμμές, τά ζευκτικά σημεῖα καί τήν ἀπερχόμενη γραμμή πού πρέπει νά χρησιμοποιηθοῦν. 'Ο προσδιορισμός τῆς διαδρομῆς προϋποθέτει γνώση τής καταστάσεως τῶν συνδετικῶν καί ἀπερχομένων γραμμῶν ἀπό μέρους τῆς κεντρικής διατάξεως, γνώση δηλαδή τών ἐλευθέρων καί κατειλημμένων γραμμῶν σέ κάθε χρονική στιγμή. Τίς πληροφορίες αὐτές μπορεῖ νά πάρει ἡ κεντρική διάταξη ἀπό τό ζευκτικό πεδίο μέ τή βοήθεια ἐπίσης ἀγωγῶν σηματοδοτήσεως, πού καταφθάνουν σ' αὐτήν ἀπό κάθε συνδετική καί ἀπερχόμενη γραμμή. Τό δυναμικό δηλαδή τοῦ ἀγωγοῦ γνωστοποιεῖ ἄν ἡ γραμμή εἶναι ἐλεύθερη ἡ κατειλημμένη. Τά κέντρα, πού λειτουργοῦν μέ τή μέθοδο αὐτή, ὄνομάζονται **κέντρα ἐνσυρματωμένου Ἐλέγχου**.

"Ενας δεύτερος τρόπος διαπιστώσεως τής καταστάσεως τῶν γραμμῶν πού χρησιμοποιεῖται σήμερα εἶναι ὁ ἐλέγχος μέ τή βοήθεια ἐνός **κεντρικοῦ ταμευτῆ**, μιᾶς διατάξεως ἀνάλογης μέ τή μνήμη ἐνός ἡλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ. Στήν περίπτωση αὐτή, δέν ὑπάρχουν ἀγωγοί σηματοδοτήσεως μεταξύ πεδίου καί κεντρικῆς διατάξεως, ἀλλά ὅταν πραγματοποιεῖται μιὰ σύνδεση ἑγγράφονται στόν ταμευτή οἱ γραμμές πού καταλαμβάνονται. Στόν ταμευτή ἐπίσης εἶναι ἑγγραμμένη ὅλη ἡ δομή τοῦ πεδίου, δηλαδή οἱ γραμμές πού περιλαμβάνει καί πού ἀνήκει ἡ καθεμιά, ὥστε ἡ κεντρική διάταξη εἶναι σέ θέση νά προσδιορίσει μιά διαδρομή συνδέσεως μόνο μέ τίς πληροφορίες πού παίρνει ἀπό τόν ταμευτή βάσει ἐνός προγράμματος, ὅπως ἔνας **ἡλεκτρονικός ὑπολογιστής**. 'Η μέθοδος αὐτή, στήν ὅποια τό ζευκτικό πεδίο καθοδηγεῖται οὐσιαστικά ἀπό ἔνα ἡλεκτρονικό ὑπολογιστή, ἔχει τό πλεονέκτημα ὅτι ἀλλαγές στή δομή τοῦ πεδίου δέν ἀπαιτοῦν ἀλλαγές στούς ἀγωγούς σηματοδοτήσεως, ἀλλά λαμβάνονται εύκολα ὑπόψη μέ ἀλλαγές στόν ταμευτή. Τά κέντρα, πού λειτουργοῦν μέ τή μέθοδο αὐτή, ὄνομάζονται **Κέντρα μέ ἐλεγχο ἀπό ἐνταμευμένο πρόγραμμα**, ἡ πού σύντομα, **Κέντρα ἐνταμευμένου προγράμματος**.

'Ἐπειδή ἡ κεντρική διάταξη, ὅπως εἶναι φανερό, εἶναι πολύπλοκη καί ἔχει ύψηλό κόστος, εἶναι ἀπαραίτητο νά ἔχει προτερετή μεγάλο ἀριθμό συνδέσεων, γιά νά χρειάζονται ὅσο τό δυνατό λιγότερες διατάξεις σ' ἔνα κέντρο. Αὐτό προϋποθέτει μεγάλη ταχύτητα λειτουργίας καί ἐλάχιστη χρονική ἀπασχόληση τῆς διατάξεως ἀνά σύνδεση. 'Η μεγάλη ταχύτητα ἔχει αφαλίζεται μέ τή χρησιμοποίηση στή διάταξη ἡλεκτρονικῶν στοιχείων, πού ἐπεξεργάζονται πάρα πολύ γρήγορα τίς πληροφορίες καί δίνουν τά ἀπαραίτητα ἀποτελέσματα γιά τήν πραγματοποίηση τῆς συνδέσεως. 'Ο

χρόνος δημως ἀπασχόλησεως (καταλήψεως) τῆς διατάξεως ἀνά σύνδεση ἔξαρταται, ἐκτός ἀπ' τὴν ταχύτητα λειτουργίας της, καὶ ἀπό τὴν ταχύτητα μὲ τὴν ὁποίᾳ μεταβι- βάζεται ὁ ἀριθμός κλήσεως τοῦ καλούμενου συνδρομητῆ στὴ διάταξη καὶ ἀπό τὴν ταχύτητα μὲ τὴν ὁποίᾳ λειτουργοῦν τά ζευκτικά σημεῖα στὸ πεδίο γιά νά συνδέ- σουν τίς γραμμές.

“Ἄν ὁ ἀριθμός κλήσεως ἀποστέλλεται, ὥπως συνήθως, μέ παλμοσειρές, χρειά- ζεται μεγάλος σχετικά χρόνος γιά νά φθάσουν τά ψηφία στὴν κεντρική διάταξη. Γιά τό λόγο αὐτό χωρίζεται ἡ κεντρική διάταξη σὲ δύο τμήματα: σέ ταμιευτές καὶ σέ σημαδευτές. “Ἐνας ταμιευτής παιρνει τοὺς παλμούς, τούς ἀπαριθμεῖ, διαπιστώνει ποιό ψηφίο ἀντιπροσωπεύουν καὶ τό ἐνταμιεύει. ‘Ο ταμιευτής παραμένει δηλαδή κατειλημένος ἀπό μιά σύνδεση ὅλο τό διάστημα τῆς ἀποστολῆς τῶν παλμοσει- ρῶν. “Ἐτοι, ἀπαιτοῦνται ἀρκετοὶ ταμιευτές γιά τὴν ἔξυπηρέτηση τῶν κλήσεων, πού καταφθάνουν στό κέντρο. Οἱ ταμιευτές δημως ἔχουν ἀπλή κατασκευή καὶ χαμηλό κόστος.

Στό τέλος μιᾶς ἡ περισσοτέρων παλμοσειρῶν καταλαμβάνει ὁ ταμιευτής γιά πο- λύ μικρό διάστημα ἔνα σημαδευτή καὶ μεταβιβάζει τό ψηφίο ἡ τά ψηφία πού ἔχει ἐνταμιεύσει μέ τή βοήθεια ἐνός κώδικα πού ἔξασφαλίζει σύντομη μετάδοση. ‘Απ’ τίν πληροφορία αὐτή, τή θέση τοῦ καλοῦντος συνδρομητῆ στό πεδίο καὶ τὴν κα- τάσταση τῶν γραμμῶν του, προσδιορίζει ὁ σημαδευτής τή διαδρομή συνδέσεως, δηλαδή τά ζευκτικά σημεῖα πού πρέπει νά λειτουργήσουν. Εἶναι φανερό ὅτι οἱ ση- μαδευτές εἶναι πολύπλοκες καὶ ἀκριβές διατάξεις, γιά αὐτό καὶ ὁ ἀριθμός τους εἶναι μικρός σέ κάθε κέντρο.


“Ἄν τώρα, τά ζευκτικά σημεῖα ἐργάζονται γρήγορα, μποροῦν δηλαδή νά πραγμα- τοποιοῦν τή σύνδεση δύο γραμμῶν σέ χρόνο λίγων χιλιοστῶν τοῦ δευτερολέ- ππου, ἡ ἐνεργοποίησή τους κατευθύνεται ἀπ’ τὸν ἴδιο τό σημαδευτή. Σέ ἀντίθετη δημως περίπτωση, χωρίζεται ἀπ’ τὸν σημαδευτή τὸ τμῆμα καθοδηγήσεως τοῦ πε- δίου καὶ σχηματίζεται μιά ξεχωριστή διάταξη ζεύξεως. Στή διάταξη αὐτή μεταβιβά- ζει ὁ σημαδευτής ταχύτατα τίς πληροφορίες γιά τά ζευκτικά σημεῖα τοῦ πεδίου καὶ ἀποσυνδέεται γιά νά ἔξυπηρετήσει ἄλλες συνδέσεις. ‘Η ἐνεργοποίηση τῶν ζευκτι- κῶν σημείων πραγματοποιεῖται στή συνέχεια ἀπ’ τή διάταξη ζεύξεως, πού εἶναι σχετικά ἀπλή καὶ ἔχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος ἀπ’ ὅ,τι ὁ σημαδευτής. “Οπως στήν περίπτωση τῶν ταμιευτῶν, ἀπαιτοῦνται βέβαια ἀρκετές διατάξεις ζεύξεως γιά τήν ἔξυπηρέτηση ὅλων τῶν συνδέσεων ἐνός κέντρου.

Μέ τή διαίρεση τῶν διατάξεων καθοδηγήσεως σέ λίγες πολύπλοκες καὶ ἀκριβές διατάξεις (σημαδευτές), πού ἔξυπηρετοῦν μεγάλο ἀριθμό συνδέσεων καὶ σέ πε- ρισσότερες ἀπλές, φθηνές διατάξεις (ταμιευτές, διατάξεις ζεύξεως), πού ἡ καθεμιά τους ἔξυπηρετε μικρότερο ἀριθμό συνδέσεων, μειώνεται σημαντικά τό κόστος τοῦ συστήματος μέ κεντρικό ἐλεγχο, πράγμα ἀπαραίτητο γιά τή συναγωνισμότητά του μέ ἄλλα συστήματα.


γ) Ἡ διασύνδεση τῶν γραμμῶν στό κέντρο.

Στά συστήματα ἡμεσῆς ἐπιλογῆς ἡ ἀποκατάσταση μιᾶς συνδέσεως πραγματο- ποιεῖται στό τηλεφωνικό κέντρο τμηματικά ἀπό βαθμίδα σέ βαθμίδα, ὥσπου ἡ σύνδεση νά φθάσει στόν καλούμενο συνδρομητή. Στήν περίπτωση αὐτή, πού ὀνο- μάζεται διασύνδεση τῶν γραμμῶν κατά βαθμίδες προσδιορίζεται σέ κάθε βαθμίδα μιά ἐλεύθερη ἀπερχόμενη γραμμή, χωρίς νά ἔξετάζεται ἄν μπορεῖ νά συνδεθεῖ ἡ

γραμμή αυτή στήν έπόμενη βαθμίδα μέ μιά άλλη έλευθερη γραμμή, αν μπορεῖ δηλαδή νά συνεχιστεῖ ή σύνδεση. Ό τρόπος αυτός συνδέσεως είναι δυνατό νά έφαρμοσθεῖ καί σέ συστήματα έμμεσης έπιλογής, όπως φαίνεται στό σχήμα 13.4γ. Κάθε βαθμίδα τού κέντρου έχει άποκλειστικά στή διάθεσή της μιά διάταξη καθοδηγήσεως, μέ τή βοήθεια τής οποίας συνδέεται μιά εισιδος μέ μιά έξοδο τής βαθμίδας.

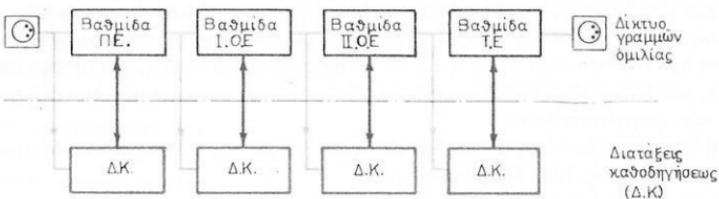

Σχ. 13.4γ.
Διασύνδεση τῶν γραμμῶν κατά βαθμίδες.

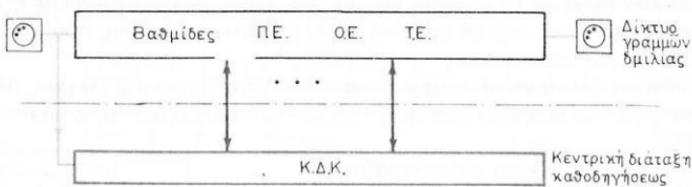

Σχ. 13.4δ.
Ένιαία, έκτεταμένη άναζήτηση καί διασύνδεση τῶν γραμμῶν.

Στά συστήματα έμμεσης έπιλογῆς ή σύνδεση τῶν γραμμῶν στό κεντρο μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ καί κατά ένα δεύτερο τρόπο, πού όνομάζεται **ένιαία, έκτεταμένη άναζήτηση καί διασύνδεση τῶν γραμμῶν**. Ή **άναζήτηση** μιᾶς έλευθερης διαδρομῆς μεταξύ εισόδου καί έξόδου τοῦ κέντρου πραγματοποιεῖται σέ μιά φάση σ' όλες τίς βαθμίδες καί η **διασύνδεση** τῶν τμημάτων τής διαδρομῆς αὐτῆς γίνεται κατόπιν σχεδόν ταυτόχρονα. Στήν περίπτωση αὐτή, όλες οι βαθμίδες έχουν πρετούνται από **μιά** κεντρική διάταξη καθοδηγήσεως, όπως δείχνει τό σχήμα 13.4δ.

Κέντρα μέ ένιαία διασύνδεση έχουν τό πλεονέκτημα, διτί άξιοποιούν καλύτερα τίς γραμμές τους κι έπισης διτί ή συνδεσμολογία τους είναι άπλούστερη. Κέντρα μέ διασύνδεση κατά βαθμίδες μπορούν, άντιθετα, νά έπεκτείνονται εύκολότερα μέ τή δημιουργία νέων βαθμίδων, καθώς αύξανει ο άριθμός τῶν συνδρομητῶν κι εύκολα νά παίρνουν καί νά δίνουν κίνηση από ένδιαμεσες βαθμίδες.

13.5 Ήλεκτρονικά τηλεφωνικά κέντρα.

α) Γενικά.

Τά ήλεκτρομηχανικά κέντρα, πού σήμερα άποτελούν άκόμα τή μεγάλη πλειοψη-

μοποιοῦν ἔρμητόκλειστους ἐπαφεῖς καὶ εἶναι συγκροτημένα σὲ «μπλόκ» τῶν 4 βαθμίδων. Οἱ διατάξεις συνδέσεως ἔξυπηρετοῦν τὴν ἀποκατάσταση ἑσωτερικῶν συνδέσεων καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν συνδρομητικῶν γραμμῶν κατά τὴν διάρκεια τῆς συνδιαλέξεως. Ἡ κεντρική διάταξη στηρίζεται σὲ δύο ζεχωριστές μνῆμες, τὴν **μνήμην προγραμμάτων** καὶ τὴν **μνήμην συνδιαλέξεων** καὶ συνδέεται μὲ τίς περιφερειακές μονάδες μέσω τῆς περιφερειακῆς ἀρτηρίας γραμμῶν. Μέσω τῆς ἀρτηρίας αὐτῆς μεταφέρονται στὴν κεντρική διάταξη οἱ πληροφορίες πού συλλέγουν οἱ ὑπομονάδες ἔλεγχου καὶ οἱ ἐντολές τῆς κεντρικῆς διατάξεως πρός τίς περιφερειακές μονάδες.

Στίς ὑπομονάδες ἔλεγχου ἀνήκουν:

- Οἱ **σαρωτές** πού δοκιμάζουν διαδοχικά τὰ κανάλια πληροφοριῶν τῶν περιφερειακῶν μονάδων.
- Οἱ **διανεμητές σημάτων** γιά τὴν διαβίβαση ἐντολῶν τῆς κεντρικῆς διατάξεως οἱ ὅποιες ἔχουν σά σκοπό εἴτε τὴν ἀμεση σύνδεση ὑπομονάδων ἔλεγχου στὴν περιφερειακή ἀρτηρία, εἴτε τὴν ἐνεργοποίηση ρωστήρων στίς διατάξεις συνδέσεως καὶ στούς μεταφορεῖς.
- Οἱ **διατάξεις ἔλέγχου πλαισίων** γιά τὴν ἐνεργοποίηση τῶν ἐπαφέων τῶν ζευκτικῶν πεδίων μέ βάση τίς ἐντολές τῆς κεντρικῆς διατάξεως. Οἱ ὑπομονάδες ἔλεγχου τοποθετοῦνται στὸ ἴδιο ίκριώμα μέ τίς περιφερειακές μονάδες πού ἔχουν. "Ετοι εἶναι εὔκολο νά ἐπεκταθεῖ τὸ κέντρο χωρίς νά ἐπηρεαστοῦν οἱ μονάδες πού εἶναι ήδη ἐγκαταστημένες.


Ἡ ἀποκατάσταση μιᾶς συνδέσεως στὸ σύστημα ESS 1 πραγματοποιεῖται σέ γενικές γραμμές ὡς ἔξης:

α) Κάθε 100 ms ἔλεγχονται ὅλες οἱ συνδρομητικές γραμμές ἀπό τούς σαρωτές συνδρομητικῶν γραμμῶν μέ βάση ἐντολές τῆς κεντρικῆς διατάξεως ἔλεγχου καὶ προσδιορίζεται ἀπό τὸ δυναμικό κάθε γραμμῆς, ἀν ὁ συνδρομητικός βρόχος εἶναι κλειστός ἢ ἀνοικτός. Τό ἀπότελεσμα μεταβιβάζεται στὴν κεντρική διάταξη, ἡ ὅποια τὸ συγκρίνει μέ τὴν κατάσταση πού εἶναι ἐγγραμμένη στὴ μνήμη συνδιαλέξεων, στὴν ἀντίστοιχη θέση κάθε συνδρομητικῆς γραμμῆς καὶ διαπιστώνει ἀν ἔχει παρουσιαστεῖ μεταβολή στὴ γραμμὴ συγκριτικά μέ τὸν ἀμέσως προηγούμενο ἔλεγχο.

β) "Οταν ὁ ὑπολογιστής διαπιστώσει τὴν ὕψωση τοῦ μικροτηλεφώνου ἐνός συνδρομητῆ (κλείσιμο συνδρομητικοῦ βρόχου), ἀναζητεῖ στὴ μνήμη συνδιαλέξεων, στὴν ὅποια εἶναι ἐγγραμμένη ἡ κατάσταση ὅλων τῶν ὄργάνων καὶ γραμμῶν τῶν περιφερειακῶν μονάδων, μιά ἐλεύθερη διαδρομή πρός ἓνα **δέκτη ἐπιλογικῶν σημάτων**. Ἀνάλογα μέ τὸ σύστημα ἐπιλογῆς τῆς συνδρομητικῆς συσκευῆς, ἐπιλέγεται δέκτης παλμοσειρῶν ἢ ἀκουστικῶν συχνοτήτων. Οἱ δέκτες ἐπιλογικῶν σημάτων συνδέονται στὶς ἔξοδους τοῦ **ζευκτικοῦ πεδίου ἀπερχομένων γραμμῶν** ὅπως οἱ γραμμές πού ὀδηγοῦν σὲ ἄλλα τηλεφωνικά κέντρα.

γ) Ὁ ὑπολογιστής δίνει τὴν ἐντολή ἐνεργοποίησεως τῶν ἐπαφέων στὶς διατάξεις ἔλεγχου πλαισίων πού ἔχουν σχέση μέ τὴ διαδρομή πού προσδιορίσθηκε καὶ καταλαμβάνεται δέκτης ἐπιλογικῶν σημάτων (σχ. 13.5β). Ὁ δέκτης αὐτός ἔλεγχει τὴ συνδρομητική γραμμή γιά νά ἐπιβεβαιώσει ὅτι πραγματικά εἶναι κλειστός ὁ συνδρομητικός βρόχος, καὶ στέλνει στὸ συνδρομητή τὸ ἡχόσημα ἐνάρξεως τῆς ἐπιλογῆς.

δ) Ὁ συνδρομητής ἀρχίζει τὴν ἐπιλογή καὶ ἀποστέλλει π.χ. παλμοσειρές. Ὁ **κύριος σαρωτής** δοκιμάζει κάθε 10 ms τούς δέκτες ἐπιλογικῶν σημάτων καθοδηγού-

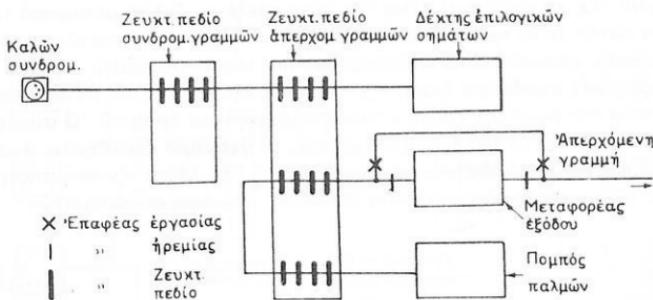


Σχ. 13.5β.

Λήψη και άποστολή έπιλογικών παλμών σε έξωτερική σύνδεση.

μενος άπ' τήν κεντρική διάταξη έλεγχου καί τῆς μεταβιβάζει τούς παλμούς. 'Απ' τούς παλμούς σχηματίζει ή κεντρική διάταξη τά άντιστοιχα ψηφία καί τά ένταμιεύει.

ε) 'Οταν έχει ληφθεῖ καί τό τελευταίο ψηφίο, γεγονός πού άναγνωρίζεται, ἐπειδή οι συνδρομητικοί άριθμοί στίς Η.Π.Α. έχουν σταθερό άριθμό ψηφίων, έξετάζει ού πολογιστής τήν κατεύθυνση στήν όποια πρέπει νά άποκασταθεῖ ή σύνδεση. 'Εστω, οτι ή σύνδεση κατεύθυνεται σέ άλλο τηλεφωνικό κέντρο (έξωτερική σύνδεση). Ο ύπολογιστής συνδέει ένα πομπό παλμών σέ μια έλευθερη άπερχομένη γραμμή ή όποια δόηγει στήν έπιθυμητή κατεύθυνση καί μπορεῖ νά καταληφθεῖ καί άπο τό συνδρομητή πού καλεῖ. 'Ο μεταφορέας στήν έξοδο βραχιουκλώνεται άρχικά γιά νά μήν ένοχλήσει τήν άποστολή τῶν παλμών.

στ) Μέ καθοδήγηση τού ύπολογιστή άποστέλλει ό πομπός παλμών όλα τά άπαραίτητα ψηφία τού συνδρομητικού άριθμου στήν κατεύθυνση προορισμοῦ. Μετά τήν άποστολή καί τού τελευταίου ψηφίου διακόπτεται ή σύνδεση τού δέκτη έπιλογικών παλμών μέ τό συνδρομητή πού καλεῖ καί τού πομπού παλμών μέ τήν άπερχομένη γραμμή καί πραγματοποιείται ή δριστική σύνδεση συνδρομητή-γραμμῆς, ή όποια περνᾶ, όπως φαίνεται στό σχήμα 13.5γ άπό τό ζευκτικό πεδίο άπερχομένων γραμμών. Στό ένδιαμεσο διάστημα έχει άλοκληρωθεῖ ή σύνδεση στό κέντρο προορισμοῦ καί άποστέλλεται κλητήριο ρεύμα στόν καλούμενο συνδρομητή. 'Ο μεταφορέας έξόδου έπιτηρεῖ τή συνδρομητική γραμμή γιά νά διαπιστώσει τό τέλος τῆς συνδιαλέξεως καί λαμβάνει τά σήματα πού στέλνει πρός τά πίσω τό κέντρο

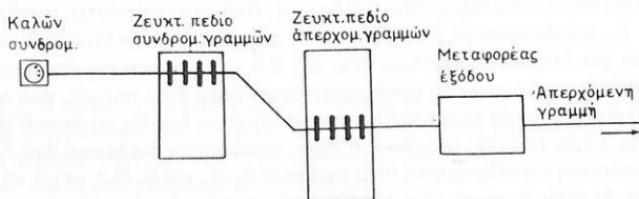


Σχ. 13.5γ.

Έξωτερική σύνδεση.

προορισμοῦ, π.χ. τό σήμα ενάρξεως τῆς συνδιαλέξεως. Γιά τή μεταφορά τῶν πληροφοριῶν αύτῶν στήν κεντρική διάταξη ἐλέγχονται κάθε 100 ms οι μεταφορεῖς ἀπό τό σαρωτή γραμμῶν πού καθοδηγεῖται ἀπ' τόν ύπολογιστή.

Οι ἐσωτερικές συνδέσεις διακρίνονται ἀπ' τίς ἔξωτερικές ἀπ' τή διαδικασία πού πραγματοποιεῖται μετά τήν ἐπιλογή τού συνδρομητικού ἀριθμοῦ. Ὁ συνδρομητής πού καλεῖ συνδέεται μέ μιά διάταξη πού δίνει τό **ἡχόσημα ἐλεύθερου**, ὁ καλούμενος συνδρομητής μέ μιά **διάταξη κλήσεως** (σχ. 13.5δ). Μετά τήν ἀπάντηση τού καλούμενου πραγματοποιεῖται ἡ ἄμεση σύνδεση τῶν δύο συνδρομητῶν.

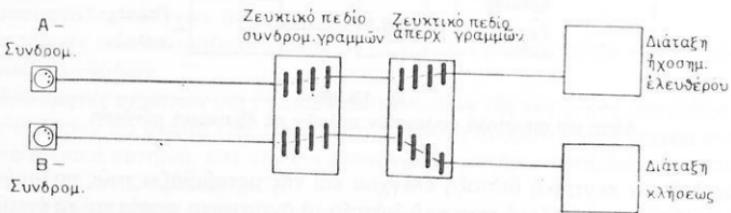


Σχ. 13.5δ.
Ἐσωτερική σύνδεση.

Ἄπο τήν περιγραφή πού προηγήθηκε γίνεται φανερή μιά χαρακτηριστική ἴδιοτητα τοῦ συστήματος ESS 1. "Ολες οι λογικές λειτουργίες είναι συγκεντρωμένες στήν κεντρική διάταξη ἐλέγχου. Αύτό ἔχει σά συνέπεια ὑπερφόρτωση τού ύπολογιστῆ καὶ μεγάλη ροή πληροφοριῶν ἀπό τόν ύπολογιστή πρός τήν περιφέρεια καὶ ἀντίστροφα. Γιά τήν ἀποσυμφόρηση τής κεντρικής διατάξεως καὶ τή μείωση τής ροής πληροφοριῶν ἀπό καὶ πρός τήν περιφέρεια ἔχουν μετατεθεῖ σέ ἄλλα συστήματα, ὥρισμένες λογικές λειτουργίες στίς περιφερειακές μονάδες. Στήν περίπτωση αύτή γίνεται ἐπεξεργασία ἀρκετῶν πληροφοριῶν στήν περιφέρεια χωρίς νά ἀπασχολεῖται ἡ κεντρική διάταξη ἐλέγχου.

γ) Ήλεκτρονικά κέντρα μέ πολλαπλά πεδία χρόνου.

Ἡ σύνδεση τῶν γραμμῶν ὅμιλίας στά κέντρα ἐνταμιευμένου προγράμματος μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ ἐκτός ἀπό τά πολλαπλά πεδία χώρου καὶ μέ πολλαπλά πεδία χρόνου.

Στό πολλαπλό πεδίο χρόνου διεκπεραιώνονται ταυτόχρονα μέσω **μιᾶς** μόνο γραμμῆς ἀρκετές συνδιαλέξεις [σχ. 13.5e (α)]. Δυό συνομιλοῦντες συνδρομητές, π.χ. οι $A_1 - B_3$, συνδέονται μέ τή βοήθεια τῶν διατάξεων Δ τήν ἴδια χρονική στιγμή στή γραμμή γιά ἐλάχιστο διάστημα (π.χ. γιά 0,5 ms) καὶ κατόπιν ἀποσυνδέονται. "Ετσι μεταβιβάζεται ἀπ' τόν ἔνα συνδρομητή στόν ἄλλο ἔνας παλμός, πού ἀντιστοιχεῖ περίπου στή στιγμιαία τιμή τού ἡλεκτρικοῦ σήματος ὅμιλίας τή στιγμή τής μετάδοσεως [σχ. 13.5e (β)]. Τίς ἐπόμενες στιγμές συνδέονται διαδοχικά ἀνά δύο οι ύπόλοιποι ὅμιλοι συνδρομητές (στό σχήμα οι A_2-B_1 καὶ A_3-B_2), μέχρι νά φθάσει μετά χρόνο Δ πάλι ἡ σειρά τῶν δύο ἀρχικῶν συνδρομητῶν γιά νά συνδεθοῦν στιγμιαία καὶ νά ἀποσταλεῖ ὁ δεύτερος παλμός ἀπό τό σήμα. Παρατηροῦμε ὅτι δέν μεταβιβάζεται μέσω τής γραμμῆς **δλόκληρο** τό ἡλεκτρικό σήμα μιᾶς ὅμιλίας (ἀν-

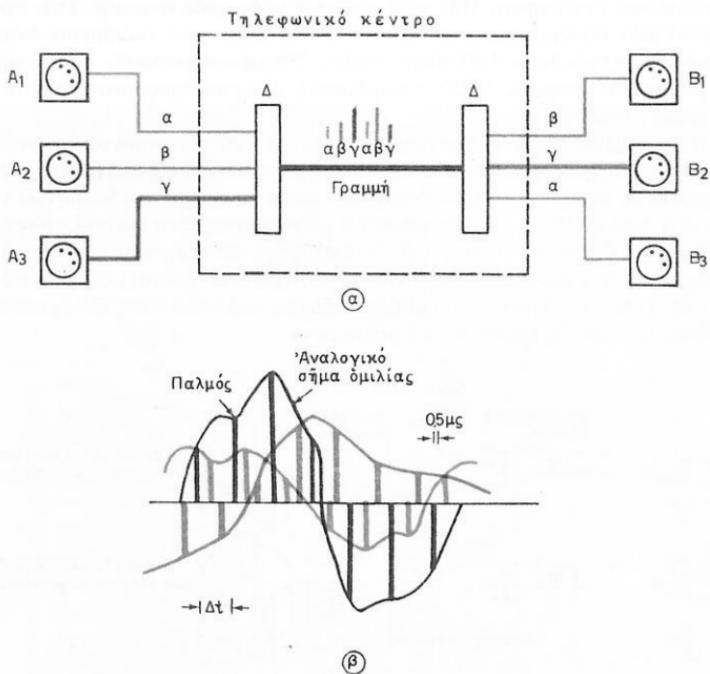

Σχ. 13.5ε.

α) Πολλαπλό πεδίο χρόνου. β) Τεμαχισμός του άναλογικού σήματος.

λογικό σήμα), άλλα οι διαδοχικοί παλμοί (δείγματα) που προκύπτουν άπο τόν τεμαχισμό του σήματος. Άπ' τούς παλμούς αυτούς γίνεται στό δέκτη ή **σύνθεση** τού άρχικού σήματος. Οι συνδιαλέξεις τών συνδρομητών δέν διακρίνονται τοπικά άλλα χρονικά.

Η μέγιστη διάρκεια Δt , ώστε νά είναι δυνατή ή άνασύνθεση του σήματος στό δέκτη, προσδιορίζεται άπο τόν τύπο:


$$\Delta t \leq \frac{1}{2f_{\max}}$$

όπου: f_{\max} ή μέγιστη συχνότητα του σήματος πού πρέπει νά διαβιβαστεί (θεώρημα τής δειγματοληψίας). "Ετσι πρέπει νά λαμβάνονται τουλάχιστο δύο δείγματα σε κάθε περίοδο τής f_{\max} . Γιά τή μετάδοση τής ζώνης συχνοτήτων δημιούργησης 300 ως 3400 Hz προκύπτει διάρκεια $\Delta t = 150$ μs.

Έπειδή ή διάρκεια ένός παλμού (δείγματος) άνέρχεται σέ 0,5 ms και ή άποσταση μεταξύ δύο παλμών πρέπει έπισης νά είναι τουλάχιστον 0,5 ms γιά νά άποφεύγεται ή διαφωνία μεταξύ τών γειτονικών καναλιών δημιούργησης, είναι δυνατή θεωρητι-

κά ή μετάδοση ταυτόχρονα 150 συνδιαλέξεων μέσω μιᾶς γραμμῆς. Στήν πράξη ή δειγματοληψία πραγματοποιεῖται κάθε 100 μs, ώστε στό ένδιαμεσο διάστημα μποροῦν νά μεταδοθοῦν 100 συνδιαλέξεις. Έπομένως μποροῦν νά ξυπηρετηθοῦν μέσω μιᾶς γραμμῆς 1000 συνδρομητές, έφόσον πραγματοποιούνται 10% ταυτόχρονες συνδιαλέξεις.


Τό σχήμα 13.5στ δείχνει τήν άρχη λειτουργίας ένός ήλεκτρονικοῦ κέντρου μέ πολλαπλό πεδίο χρόνου. Οι συνδρομητές συνδέονται στόν κοινό άγωγό θμιλίας μέ ήλεκτρονικούς διακόπτες. Η σύνδεση δύο συγκεκριμένων συνδρομητῶν γιά τή διεξαγωγή συνδιαλέξεως πραγματοποιεῖται μέ τό **ταυτόχρονο** κλείσιμο τών διακοπῶν τους γιά 0,5 μs μέ τή βοήθεια τής διατάξεως καθοδηγήσεως. Οι συνδέσεις ταμιευτές στό κέντρο σέ κάθε χρονική στιγμή είναι έγγραμμένες σέ ειδικούς ταμιευτές. Στόν ένα ταμιευτή ή άριθμός κλήσεως τοῦ καλούντος συνδρομητῆ καί στόν άλλο ή άριθμός κλήσεως τοῦ καλούμενου.

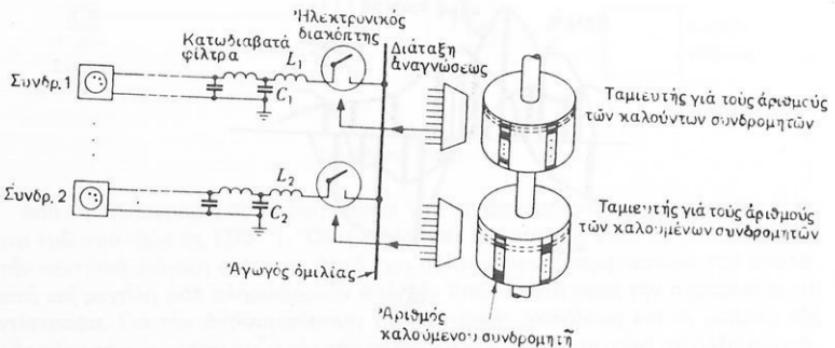

Σχ. 13.5στ.
Άρχη λειτουργίας ήλεκτρονικοῦ κέντρου μέ πολλαπλό πεδίο χρόνου.

Στό σχήμα 13.5στ οι δύο ταμιευτές έχουν παρασταθεῖ μέ τύμπανα, πού είναι στερεωμένα σ' ένα κοινό ξόνα καί περιστρέφονται μέ τήν ίδια ταχύτητα. Οι άριθμοί δύο συνομιλούντων συνδρομητῶν είναι έγγραμμένοι μέ κωδική μορφή (λασπρα καί μαύρα στίγματα) στήν έπιφάνεια τών τυμπάνων, κατά μήκος τοῦ ξόνα, σέ δύο θέσεις πού βρίσκονται στήν ίδια κατακόρυφη γραμμή. Μιά διάταξη άναγνώσεως σαρώνει τούς ένταμιευμένους άριθμούς καί προκαλεῖ τό κλείσιμο τών διακοπῶν δύο συνδρομητῶν τήν ίδια στιγμή.

Μόλις ο καλών συνδρομητής ύψωσει τό μικροτηλέφωνό του γίνεται άναγνώριση τής ταυτότητάς του καί έγγραφεται ο άριθμός κλήσεώς του σέ μια θέση τοῦ έπανω ταμιευτῆ. Μέ την έγγραφή αύτή δίνεται στόν καλούντα μιά **χρονική στιγμή ή φάση δειγματοληψίας**. Μέσω τής δειγματοληψίας λογή άκολουθεῖ λαμβάνεται ο άριθμός κλήσεως τοῦ καλούμενου συνδρομητῆ, ένταμιεύεται στήν άρχη σ' ένα ειδικό ταμιευτή καί συγκρίνεται μέ τούς άριθμούς τών δύο ταμιευτῶν γιά νά διαπιστωθεῖ έν δ καλούμενος συνδρομητής είναι έλεύθερος. Στήν περίπτωση αύτή έγγραφεται ο άριθμός του στήν άντίστοιχη θέση τοῦ δεύτερου ταμιευτῆ (κάτω), σχετικά μέ τή θέση πού έγγραφηκε ο άριθμός τοῦ καλούντος στόν έπανω ταμιευτή.

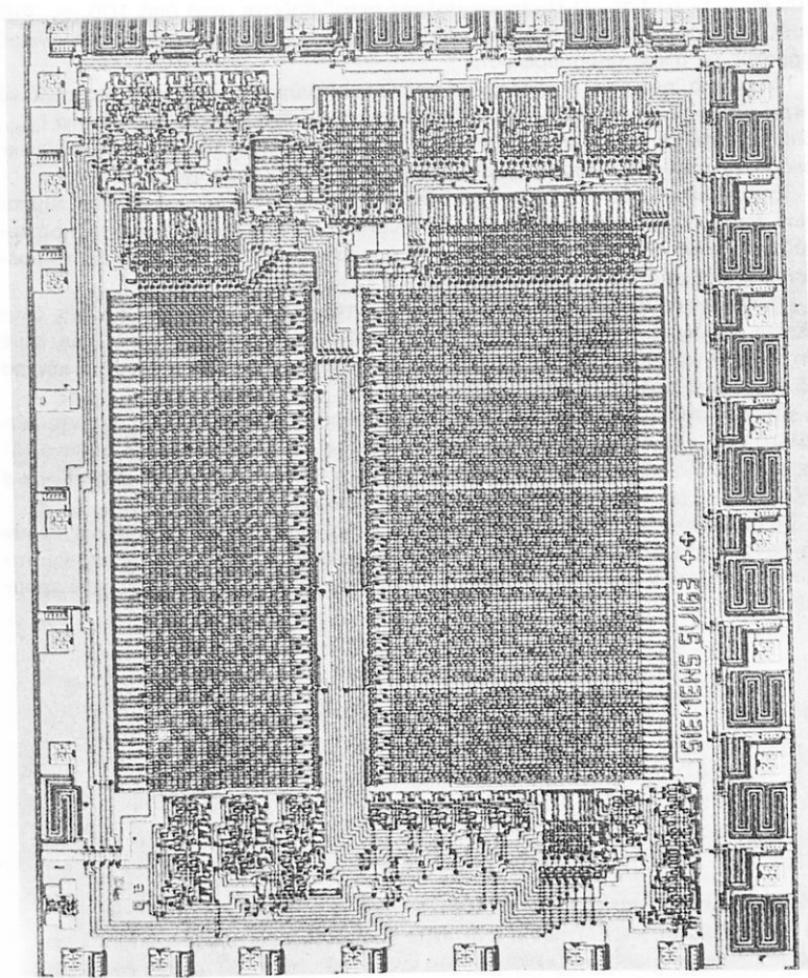

Όλοκληρωμένο κύκλωμα με περισσότερους από 8000 τρανζίστορες σε έπιφάνεια 22mm^2 .

"Όταν οι άριθμοί κλήσεως τών δύο συνδρομητών περνοῦν μπροστά άπ' τή διάταξη άναγγώσεως κατά τήν περιστροφή τών τυμπάνων, κλείνουν οι διακόπτες τους για 0,5 ms καί μεταβιβάζεται ένας παλμός άπό τό ένα κύκλωμα στό άλλο μέσω τού άγωγού όμιλίας. Ό επόμενος παλμός μεταβιβάζεται μετά άπό 100 ms. Από τούς διαδοχικούς αύτούς παλμούς γίνεται δυνατή ή λήψη τού άρχικου άναλογικού σήματος μέ μικρή παραμόρφωση.

Τά φίλτρα, πού είναι σχεδιασμένα στά δύο κυκλώματα, είναι άπαραίτητα γιά νά περιορίζουν τή μεταβιβάζομενη ζώνη συχνοτήτων στή μέγιστη συχνότητα f_{max} , όπως άπαιτείται γιά νά μπορεῖ νά έφαρμοστεῖ τό θεώρημα τής δειγματοληψίας κι' άκόμα γιά τήν άνασύνθεση τού σήματος όμιλίας άπό τούς παλμούς.

Στήν πράξη οι ταμιευτές δέν έχουν βέβαια τή μορφή ήλεκτρομηχανικών τυμπάνων, όπως φαίνεται στό σχήμα 13.5στ άλλα είναι ήλεκτρονικές διατάξεις πού έργαζονται πάρα πολύ γρήγορα, όπως είναι άπαραίτητο γιά νά λειτουργήσει τό πολλαπλό πεδίο χρόνου.

'Ηλεκτρονικά κέντρα στά όποια διαβιβάζονται μέσω τής κοινής γραμμής όλο-κληροι οι παλμοί (δείγματα) τών όμιλιων όπως περιγράψαμε προηγουμένως λέμε ότι έργαζονται μέ διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος (PAM)* καί ότι είναι κέντρα μέ άναλογικά πολλαπλά πεδία χρόνου.

Στά περισσότερα κέντρα μέ πολύπλεξη χρόνου οι παλμοί κωδικοποιούνται κα-τάλληλα καί μέσω τής κοινής γραμμής διαβιβάζονται μόνο τά ψηφιακά σήματα κά-θε όμιλίας. Τά κέντρα αύτά λέμε ότι έργαζονται μέ παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM)** καί ότι είναι ψηφιακά ήλεκτρονικά κέντρα.

Τά ψηφιακά ήλεκτρονικά κέντρα παρουσιάζουν μεγάλο ένδιαφέρον γιατί δίνουν τή δυνατότητα πραγματοποιήσεως όλοκληρωμένων (ῃ ένιαίνων) τηλεπικοινωνια-κών συστημάτων ψηφιακής μεταδόσεως καί ψηφιακής διασυνδέσεως τών γραμ-μών.

* PAM = Pulse Amplitude Modulation: Διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος.

** PCM = Pulse Code Modulation: Παλμοκωδική διαμόρφωση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

14.1 Γενικά.

Γνωρίσαμε στά προηγούμενα τά βασικά όργανα ένός τηλεφωνικού κέντρου και τό πώς πραγματοποιείται μ' αύτά μιά σύνδεση μεταξύ δύο συνδρομητών. Είδαμε ότι κάθε συνδρομητής είναι μόνιμα συνδεμένος στό τηλεφωνικό κέντρο μέσω της συνδρομητικής του γραμμής.


συνδρομητικής του γραμμῆς.
Τό κόστος τῶν συνδρομητικῶν γραμμῶν εἶναι, ὅπως φαίνεται στό σχήμα 14.1α, πολύ μεγαλύτερο ἀπ' τό κόστος τῶν κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου, ἀπ' τό κόστος τῶν ὄργανων καὶ μηχανημάτων του κι ἐπίσης ἀπ' τό κόστος τῶν συνδρομητικῶν τηλεφωνικῶν συσκευῶν. "Ετοι γεννιέται τό ἔρωτημα, πῶς θά συνδέσομε τούς συνδρομητές μιᾶς ἀστικῆς περιοχῆς σὲ τηλεφωνικά κέντρα, ώστε νά μειωθεῖ κατά τό δυνατόν τό δίκτυο τῶν συνδρομητικῶν γραμμῶν καὶ φυσικά τό κόστος του, χωρίς βέβαια ή μείωση αὐτή νά ἔχουδετερωθεῖ ἀπό τήν αὔξηση τοῦ κόστους ἄλλων μεγεθῶν;

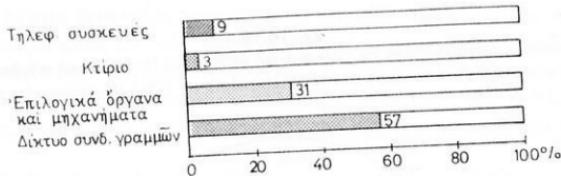

ΣΧ. 14.1α.


Καταμερισμός κόστους στίς έγκαταστάσεις άστικου δικτυου.

"Οταν ή άστική περιοχή έχει μικρή έκταση, δημιουργεῖται ένα τηλεφωνικό κέντρο και οι συνδρομητές συνδέονται σ' αύτό άκτινωτά μέ τίς γραμμές τους, όπως δείχνει τό σχήμα 14.1β (α). Έπειδή οι συνδρομητές δέν είναι συνήθως κατανεμημένοι όμοιόμορφα σ' άλογκληρη τήν περιοχή, τό τηλεφωνικό κέντρο τοποθετεῖται στό κέντρο βάρους τών συνδρομητών, δηλαδή στό μέρος μέ τή μεγαλύτερη πυκνότητα συνδρομητών. "Ετσι οι περισσότεροι συνδρομητές συνδέονται στό κέντρο μέ κοντές γραμμές καί μόνο λίγοι συνδρομητές άπομακρυσμένοι άπ' τό κέντρο βάρους συνδέονται μέ μακρύτερες γραμμές. Τό τηλεφωνικό κέντρο, στήν περίπτωση αύτή, περιλαμβάνει **δλεις** τίς έπιλογικές βαθμίδες πού είναι άπαραίτητες γιά τήν άποκατάσταση μιᾶς συνόδεσεως μεταξύ δύο συνδρομητών τής άστικής περιο-

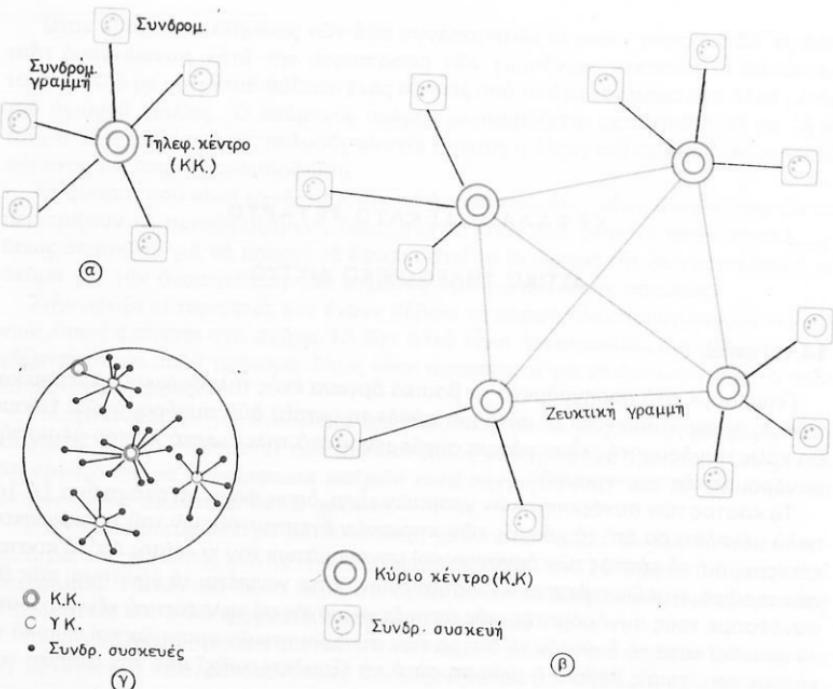

Σχ. 14.1β.

α) Άκτινωτή σύνδεση συνδρομητών σε τηλεφωνικό κέντρο. β) Πολυγωνική σύνδεση κυρίων τηλεφωνικών κέντρων. γ) Άκτινωτή σύνδεση υποκέντρων (Y.K.) σε κύριο κέντρο (K.K.).

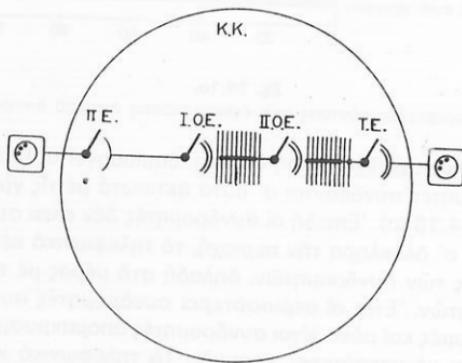

Σχ. 14.1γ.

Έποπτικό διάγραμμα κύριου κέντρου (K.K.) 10.000 συνδρομητών.

χῆς καὶ ὀνομάζεται **κύριο κέντρο** (Κ.Κ.). Τό σχῆμα 14.1γ δίνει τό ἐποπτικό διάγραμμα ἐνός Κ.Κ. 10.000 συνδρομητῶν.

“Οταν ἡ ἀστική περιοχῇ ἔχει μεγάλη ἔκταση, εἶναι ἀντιοκονομικό νά ἔξυπηρετηθεῖ ἀπό ἄνα μόνο Κ.Κ., γιατί τό μῆκος τῶν συνδρομητικῶν γραμμῶν γίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Ἡ ἔκμετάλλευση ἐπίσης τῶν γραμμῶν αὐτῶν εἶναι κακή ἐπειδή διεκπεραίωνουν τήν κίνηση ἐνός μόνο συνδρομητῆ. Στήν περίπτωση αὐτή δημιουργοῦνται περισσότερα Κ.Κ. καὶ τό καθένα συνδέεται μέ ὅλα τά ἄλλα, δηλαδή **πολυγωνικά**, μέ δέσμες γραμμῶν πού ὀνομάζονται **ζευκτικές γραμμές**. Τό σχῆμα 14.1β (β) δείχνει τήν πολυγωνική σύνδεση τεσσάρων Κ.Κ. Οι ζευκτικές γραμμές εἶναι ύπολογισμένες νά ἔξυπηρετοῦν τήν ταυτόχρονη κίνηση τήν ὥρα αἰχμῆς μεταξύ δύο κέντρων, γιατό ὁ ἀριθμός τους εἶναι πολύ μικρότερος ἀπ’ τόν ἀριθμό τῶν συνδρομητικῶν γραμμῶν. “Αν π.χ. ἀπό τούς 1000 συνδρομητές ἐνός Κ.Κ. Α, πού τηλεφωνοῦν ταυτόχρονα τήν ὥρα αἰχμῆς (δηλαδή $1000 \times 10\% = 100$ συνδρομητές), 50% καλοῦν συνδρομητές τοῦ Κ.Κ. Β, ἀπαιτοῦνται γιά τή διεκπεραίωση τῆς κινήσεως ἀπό τό Α πρός τό Β 50 μόνο γραμμές.


“Αν τώρα στήν περιφέρεια τῆς ἀστικής περιοχῆς πού ἔξυπηρετεῖται ἀπό ἄνα ἡ περισσότερα Κ.Κ. ύπάρχουν οίκισμοι μέ ἀρκετούς συνδρομητές, δέν εἶναι οίκονομικό νά συνδεθοῦν δλοι αὐτοί οι συνδρομητές κατευθείαν σέ ἐνα ἀπ’ τά ύπαρχοντα Κ.Κ. μέ συνδρομητικές γραμμές, γιατί οι γραμμές αὐτές θά εἶναι πολύ μακριές. Ἀκόμα δέν εἶναι οίκονομικό νά δημιουργηθοῦν γιά τούς λίγους, σχετικά, αὐτούς συνδρομητές ξεχωριστά Κ.Κ., πού θά συνδεθοῦν πολυγωνικά μέ ὅλα τά ἄλλα Κ.Κ. Τό πρόβλημα ἀντιμετωπίζεται τοποθετώντας στά κέντρα βάρους τῶν οίκισμῶν τηλεφωνικά κέντρα ἔξαρτημένα ἀπ’ τά Κ.Κ., πού ὀνομάζονται γιά τό λόγο αὐτό **ύπόκεντρα** (Υ.Κ.). Στά Υ.Κ. συνδέονται ἀκτινωτά οι περιφερειακοί συνδρομητές, ὅπως φαίνεται στό σχῆμα 14.1β (γ) ἐνώ νά σύνδεση τοῦ Υ.Κ. μέ τό Κ.Κ. του πραγματοποιεῖται μέ μά δέσμη **ζευκτικών γραμμῶν**. ‘Ο ἀριθμός τῶν γραμμῶν αὐτῶν εἶναι καὶ ἐδῶ πολύ μικρότερος ἀπ’ τό συνολικό ἀριθμό τῶν συνδρομητικῶν γραμμῶν τοῦ Υ.Κ. Αύτό ὀφείλεται κατά κύριο λόγο στό γεγονός, ὅτι οι συνδρομητές τοῦ Υ.Κ., ὅπως καὶ τῶν Κ.Κ. δέν πραγματοποιοῦν κλήσεις ταυτόχρονα. Μέ τά Υ.Κ. ἐπιτυγχάνεται, ἐπομένως, σημαντική μείωση στό κόστος τοῦ συνδρομητικού δικτύου.

14.2 Διεκπεραίωση τῆς κινήσεως μεταξύ κυρίων κέντρων (Κ.Κ.).

Τό ἐποπτικό διάγραμμα τοῦ σχήματος 14.2 δείχνει τόν τρόπο συνδέσεως τριῶν Κ.Κ., 10.000 συνδρομητῶν, μιᾶς ἀστικής περιοχῆς. Οι I.O.E. δέν χρησιμεύουν πλέον στή διάκριση τῆς χιλιάδας, στήν όποια ἀνήκει ὁ καλούμενος συνδρομητής, ἄλλα στή διάκριση τοῦ Κ.Κ., στό όποιο εἶναι συνδέμενος. ‘Απ’ τίς δεκάδες 2, 3 καὶ 4 τῶν I.O.E. κάθε Κ.Κ. ξεκινοῦν οι δέσμες πού ὀδηγοῦν ἀντίστοιχα στά Κ.Κ. 2, 3 καὶ 4. Δύο ἀπ’ τίς δέσμες αὐτές ἐγκαταλείπουν τό Κ.Κ. καὶ κατευθύνονται στά ἄλλα δύο Κ.Κ., ἐνώ νά τρίτη παραμένει στό Κ.Κ. καὶ ἔξυπηρετεί τήν ἐσωτερική του κίνηση. Κάθε γραμμή μιᾶς δέσμης φθάνει στήν εἴσοδο ἐνός II.O.E. στό ἀντίστοιχο κέντρο. Οι δέσμες χαρακτηρίζονται **ἀπερχόμενες** γιά τό κέντρο ἀπ’ τό όποιο ξεκινοῦν, καὶ **εἰσερχόμενες** γιά τό κέντρο στό όποιο καταλήγουν. Οι II.O.E. τῶν εἰσερχομένων σ’ ἐνά κέντρο γραμμῶν εἶναι πολλαπλά συνδέμενοι μέ τούς II.O.E., πού ἔξυπηρετοῦν τήν ἐσωτερική κίνηση τοῦ κέντρου αὐτοῦ.

Τό πρώτο ψηφίο τῶν ἀριθμῶν κλήσεως χαρακτηρίζει τό Κ.Κ. τοῦ καλούμενου

συνδρομητή. Μέ τό ψηφίο αύτό καθοδηγεῖται ό I.O.E. τοῦ καλούντος στήν αντί στοιχη δεκάδα καί καταλαμβάνει μέ έλευθερη έπιλογή μά έλευθερη γραμμή καί ἔνα II.O.E. στό K.K. προορισμοῦ, δηλαδή στό κέντρο στό διποίο άνήκει ό καλούμενος συνδρομητής.

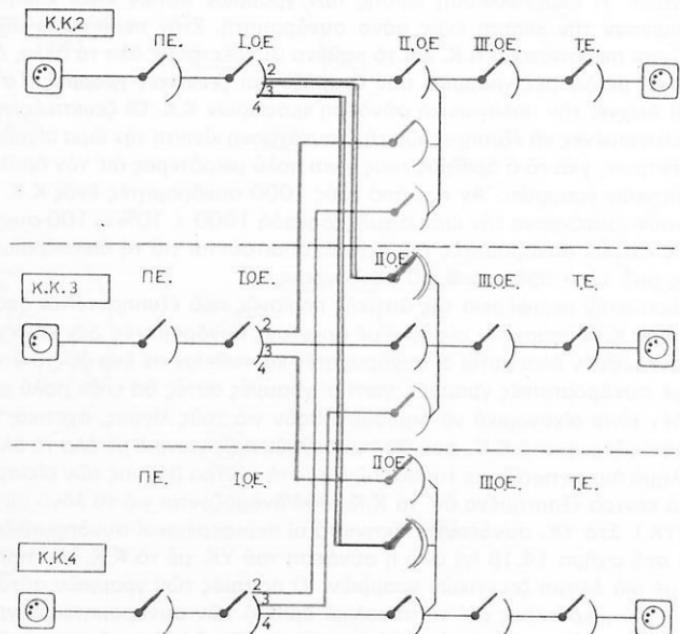

Σχ. 14.2.

Ἐποπτικό διάγραμμα τηλεφωνικού συγκροτήματος ἀπό τρία κύρια κέντρα.

Στόν ἐπιλογέα αύτό διακρίνεται τώρα μέ τό δεύτερο ψηφίο τοῦ ἀριθμοῦ κλήσεως ἡ χιλιάδα τοῦ καλούμενου συνδρομητῆ. Ἡ ἑκατοντάδα διακρίνεται κατόπιν στόν III.OE. μέ τό τρίτο ψηφίο, ἐνώ τά δύο τελευταῖα ψηφία κατευθύνουν τόν T.E. στήν αντίστοιχη ἔξοδο. Παρατηροῦμε ότι κάθε K.K. ἔχει μιά ἐπί πλέον βαθμίδα, ἀπό το ἔνα ἀνέξαρτη Κ.Κ. μέ ἵση χωρητικότητα συνδρομητῶν. Κέντρο 10.000 συνδρομητῶν π.χ. ἔχει 4 βαθμίδες ἀντί 3 καί κατά συνέπεια πενταψήφιους, ἀντί τετραψήφιους ἀριθμούς κλήσεως.


14.3 Ἀστικά κομβικά κέντρα.

Ἐπειδή κάθε K.K. στό συγκρότημα πού περιγράψαμε προηγουμένως διακρίνεται ἀπό τά ὑπόλοιπα μέ ἔνα δεκαδικό ψηφίο, τό χαρακτηριστικό του ψηφίο, μποροῦν νά συνδεθοῦν σέ μιά περιοχή θεωρητικά μέχρι 10 K.K. Στήν πράξη ὁ ἀριθμός αὐτός μειώνεται σέ 8, γιατί τό ψηφίο 0 χρησιμοποιεῖται γιά τήν ὑπεραστική ἐπικοινωνία καί τό ψηφίο 1 γιά διάφορες ὑπηρεσίες. Μέ ὄκτω ὅμως μόνο K.K. δέν-

είναι δυνατόν νά έξυπηρετηθεί οικονομικά μιά μεγάλη άστική περιοχή. Γιαυτό δημιουργείται ένας σκόμα τύπος τηλεφωνικού κέντρου, το **'Άστικό κομβικό κέντρο (A.Ko.K.)**.

'Η άστική περιοχή διαιρείται σέ τομείς καί σέ κάθε τομέα τοποθετείται ένα A.Ko.K., μέντον οικονομικά μονοψήφιο χαρακτηριστικό άριθμό κλήσεως 2 ως 9. Σέ κάθε A.Ko.K. μπορούν νά συνδεθοῦν μέχρι 10 K.K. πού διακρίνονται μεταξύ τους μέντον ένα έπι πλέον μονοψήφιο άριθμό. "Ετσι κάθε K.K. της άστικής περιοχής έχει ένα διψήφιο χαρακτηριστικό άριθμό μέντον πρώτο ψηφίο το χαρακτηριστικό ψηφίο του A.Ko.K., στό διποίο άνήκει.

"Όπως φαίνεται στό σχήμα 14.3, τά K.K. ένός τομέα συνδέονται πολυγωνικά μεταξύ τους. Επίσης κάθε K.K. συνδέεται μέντον μιά άπερχόμενη δέσμη μέντον κάθε A.Ko.K. τών ύπολοί πων τομέων, όχι δημάρτινο μέτον το A.Ko.K. τού δικού του τομέα. Η κίνηση μεταξύ τών K.K. τού ίδιου τομέα δέν διεκπεραιώνεται μέσω τού A.Ko.K. τού τομέα, άλλα κατευθείαν άπό K.K. σέ K.K. Αντίθετα, ή εισερχόμενη κίνηση σέ ένα τομέα άπό K.K. άλλων τομέων διεκπεραιώνεται μέσω τού A.Ko.K. τού τομέα του.

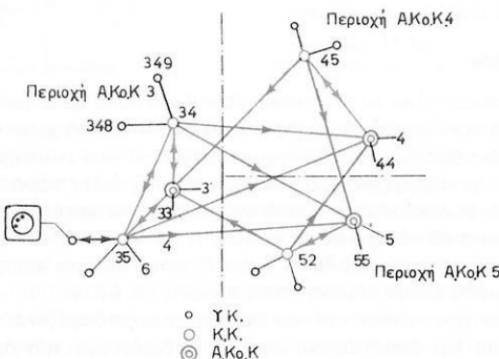

Σχ. 14.3.

Σύνδεση κέντρων σέ συγκρότημα μέντον άστικά κομβικά κέντρα (A.Ko.K.).

'Ο διψήφιος χαρακτηριστικός άριθμός κάθε K.K. είναι ένσωματωμένος στόν άριθμό κλήσεως τών συνδρομητών καί έπιλέγεται κάθε φορά, άνεξάρτητα άπό τό άνη σύνδεση παραμένει στόν τομέα τού καλούντος ή κατευθύνεται σέ άλλο τομέα.

'Ο καλών συνδρομητής δέν χρειάζεται νά γνωρίζει σέ ποιό A.Ko.K. άνήκει ο καλούμενος, άλλα μόνο τό συνδρομητικό άριθμό κλήσεως του. Στήν περίπτωση αύτή λέμε, οτι ο χαρακτηριστικός άριθμός τού κέντρου είναι **καλυμμένος**. Στήν ύπεραστική έπικοινωνία θά γνωρίσομε άντιθετα καί **άνοικτούς** χαρακτηριστικούς άριθμούς κέντρων, οι διποίοι δέν άνήκουν στόν άστικό άριθμό κλήσεως τού συνδρομητή, άλλα έπιλέγονται μόνο στίς ύπεραστικές κλήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

15.1 Ρεύματα και τάσεις τηλεφωνικών κέντρων.

Στήν τηλεφωνική τεχνική χρησιμοποιεῖται: α) συνεχές ρεύμα, β) έναλλασσόμενο ρεύμα 25,50 και 150 Hz, γ) ρεύματα άκουστικής συχνότητας 450 Hz - 3000 Hz, δ) ρεύματα ύψηλής συχνότητας.

α) Συνεχές ρεύμα.

Τό συνεχές ρεύμα είναι τό πιό σπουδαιό και πιό πολύ χρησιμοποιούμενο ρεύμα στά τηλεφωνικά κυκλώματα. Αύτό όφειλεται στή σταθερή χρονικά έντασή του, ή όποια έξασφαλίζει δύμοιόμορφη και ισχυρή διέγερση τών ρωστήρων και τών ήλεκτρομαγνητών τών έπιλογέων, άκομα και όταν η διάρκεια έπιδράσεώς του είναι μικρή. Άστικά τηλεφωνικά κέντρα έργαζονται στίς Εύρωπαικές χώρες μέ τάση 60 V ή 48 V, συνδρομητικά κέντρα μέ τάση 60 V ή 24 V. Ο περιορισμός σέ 60 V έπιβάλλεται απ' τούς κανονισμούς λειτουργίας έγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως, πού δρίζουν σά μέγιστη έπιτρεπόμενη τάση έπαφης τά 65 V.

Η **ένταση** τών χρησιμοποιουμένων ρευμάτων προσδιορίζεται, έφ' οσον ή τάση είναι σταθερή, απ' τήν άπαιτούμενη ίσχυ γιά τή λειτουργία τών όργάνων (π.χ. ρωστήρων, έπιλογέων), και απ' τήν έπιτρεπόμενη ύπερθέρμανση τής μονώσεως τών άγωγών. Γιά τή διέγερση τών ρωστήρων χρησιμοποιούνται π.χ. $1/40$ ως $1/5$ A, γιά τή συγκράτησή τους στήν κατάσταση έργασίας μερικά mA, ένω ή κίνηση ήλεκτρομαγνητών άπαιτει 1 A περίπου.


Η κατανάλωση ήλεκτρικής ένέργειας άνέρχεται κατά μέσο όρο σέ 0,035 Ah γιά μιά άστική σύνδεση και σέ 0,100 Ah γιά μιά ύπεραστική σύνδεση. Τό 90% τής ένέργειας αύτής καταναλίσκεται στά κυκλώματα καθοδηγήσεως γιά τή διασύνδεση τών γραμμών ήμιλίας και 10% στήν τροφοδότηση τών μικροφώνων τών δύο συνδρομητών. Απ' τή μέση κατανάλωση ένέργειας άνά σύνδεση, τόν άριθμό συνδρομητών ένος κέντρου και τό μέσο άριθμό άστικών και ύπεραστικών συνδέσεων άνά συνδρομητή, ύπολογίζεται εύκολα σέ Ah τό μέγεθος τής τροφοδοτικής έγκαταστάσεων τού κέντρου.

Ίδιαίτερη σημασία έχει ή **φορά** τού συνεχούς ρεύματος. Στίς τηλεφωνικές έγκαταστάσεις γειώνεται σχεδόν πάντα ό θετικός πόλος τής πηγής συνεχούς ρεύματος. Τά τυλίγματα τών ρωστήρων, ήλεκτρομαγνητών κλπ. είναι συνδεμένα μέ τό ένα άκρο τους στόν άρνητικό πόλο τής πηγής, ένω τό άλλο άκρο τους γειώνεται μέσω ένος έπαφέα, όταν πρέπει νά περάσει ρεύμα άπ' αύτά. Τό κύκλωμα κλείνει μέσω ά-

γνωγού πού φέρεται στό δυναμικό τής γῆς. Έτσι έξοικονομούνται άγωγοί κι ακόμα δημιουργεῖται ένα κοινό δυναμικό άναφοράς στά τηλεφωνικά κέντρα. Ή γείωση αύτή, μέ τήν όποια τό δυναμικό γῆς χρησιμεύει γιά τή λειτουργία ένός κυκλώματος, όνομάζεται **γείωση λειτουργίας**.

Σέ ένα κέντρο γειώνονται έπισης γιά λόγους άσφαλειας τά ίκριώματα καί γενικά όλα τά μεταλλικά τμήματα τής τηλεφωνικής έγκαταστάσεως (γείωση προστασίας). Μέσω αύτῶν γειώνονται, όπως φαίνεται στό σχήμα 15.1α καί οι σιδερένιοι πυρῆνες τῶν ρωστήρων καί ήλεκτρομαγνητῶν. Αποτέλεσμα είναι νά ύπαρχει διαρκῶς μεταξύ ένός πυρήνα καί τοῦ τυλίγματος του διαφορά δυναμικοῦ 60 V. Έπειδή, τώ-

Μεταλλικό πλαίσιο

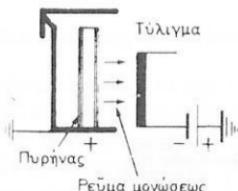

Σχ. 15.1α.

Γείωση τηλεφωνικῶν έγκαταστάσεων.

ρα ή μόνωση τοῦ τυλίγματος ὅσο καλή καί ἄν εἶναι δέν ἔχει ἀπειρη ἀντίσταση, ἀλλά ἀντίσταση π.χ. 100 ή 500 MΩ, ρέει συνεχῶς ένα πολύ μικρό ρεῦμα, π.χ. 1/10,000 mA, ἀπ' τὸν πυρήνα πρός τὸ τύλιγμα. Υγρασία πού βρίσκεται στό μονωτικό ή στό χώρο μεταξύ μονωτικοῦ καί ἀγωγοῦ παίζει τό ρόλο, σ' αύτήν τήν περίπτωση, ήλεκτρολύτη. Είναι γνωστό, πώς σέ μιά ήλεκτρόλυση μεταφέρεται ύλικό ἀπ' τό θετικό ήλεκτρόδιο, τήν ἄνοδο, στό άρνητικό ήλεκτρόδιο, τήν κάθοδο. (Έτσι π.χ. γίνεται μέ ήλεκτρόλυση ή ἐπαργύρωση μεταλλικῶν ἀντικειμένων, πού σχηματίζουν τήν κάθοδο, ἀπό μιά πλάκα άργυρου πού ἀποτελεῖ τήν ἄνοδο). Στήν περίπτωσή μας μεταφέρεται μέταλλο ἀπ' τὸν πυρήνα στό τύλιγμα. Ή μικρή αύτή ἀπώλεια μετάλλου τοῦ πυρήνα δέν βλάπτει. Ἀν δημοσιεύεται ότι μεταφέρονταν ύλικό ἀπ' τό τύλιγμα στόν πυρήνα. Αύτο θά είχε σάν ἀποτέλεσμα τήν καταστροφή τοῦ λεπτοῦ σύρματος τοῦ τυλίγματος.

β) Έναλλασσόμενο ρεῦμα.

– Έναλλασσόμενο ρεῦμα 25 Hz.

Χρησιμοποιεῖται, όπως γνωρίσαμε, σάν **κλητήριο ρεῦμα**. Τό ρεῦμα αύτό ἀλλάζει κατεύθυνση 50 φορές τό δευτερόλεπτο. Ισες φορές ἔλκεται ό όπλισμός τοῦ ήλεκτρομαγνήτη καί τό πλήκτρο κτυπά τήν καμπάνα τοῦ κουδουνιοῦ. Πενήντα κτύποι τό δευτερόλεπτο δίνουν, όπως ἔχει ἀποδειχτεῖ, ένα εύδιάκριτο σήμα κλήσεως.


– Έναλλασσόμενο ρεῦμα 50 Hz καί 150 Hz.

Χρησιμοποιεῖται στήν ύπεραστική τηλεφωνία γιά τή μεταβίβαση τῶν ἐπιλογικῶν παλμῶν καί ἀλλων σημάτων μεταξύ τηλεφωνικῶν κέντρων, σέ ὅχι πολύ μεγάλες ἀποστάσεις. Συνεχές ρεῦμα δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ στήν περίπτωση

αύτή. Ή χρησιμοποίηση είδικά ρεύματος 50 Hz όφειλεται σέ τρεις λόγους:

1) Τά δίκτυα ήλεκτρικής ένέργειας, άπ' τά όποια τροφοδοτούνται και οι τηλεφωνικές έγκαταστάσεις, έχουν συχνότητα 50 Hz.

2) Αν τό ρεύμα είχε μικρότερη συχνότητα, ό αριθμός ήμιπεριόδων, πού θά άντιστοιχούσε σ' ένα σήμα μικρής διάρκειας, δέν θά έπαρκούσε γιά τή διέγερση ένός ρωστήρα, ήλεκτρομαγνήτη κλπ. Αν π.χ. ή συχνότητα ήταν 25 Hz, ή διάρκεια τού σήματος 40 ms καί ή μεταβίβασή του άρχιζε τή στιγμή πού τό ρεύμα παίρνει τή μέγιστή του τιμή (θετική ή άρνητική), θά άντιστοιχούσε στή διάρκεια τών 40 ms μιά μόνο πλήρης ήμιπερίοδος (σχ. 15.1β). Τό ρεύμα στίς άλλες ήμιπεριόδους δέν έπαρκει γιά νά διεγερθεί ο ρωστήρας. Άν, λοιπόν, γιά διάφορους λόγους δέν διεγερθεί ο ρωστήρας στή μοναδική ήμιπερίοδο, χάνεται τό σήμα. Σέ ρεύμα 50 Hz ύπαρχουν 3 ήμιπερίοδοι στό ίδιο διάστημα, άνεξάρτητα άπ' τή στιγμή πού άρχιζει ή μεταβίβαση τού σήματος.

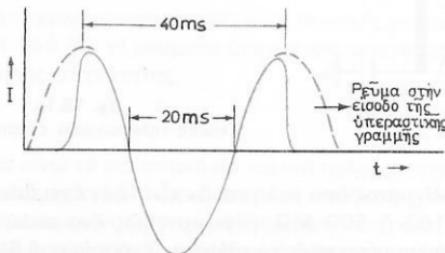

Σχ. 15.1β.

Μορφή ήμιτονικού σήματος 25 Hz, διάρκεια 40 ms.

3) Τό βιομηχανικό έναλλασσόμενο ρεύμα περιέχει έκτος άπ' τή βασική συχνότητα τών 50 Hz, ύψηλότερες συχνότητες, πολλαπλάσια τής βασικής, τίς λεγόμενες **άρμονικές συχνότητες**. Οι άρμονικές δέν ένοχλούν τή μεταβίβαση τού σήματος, μπορούν ομως νά προκαλέσουν παρενοχλήσεις σέ γειτονικά κυκλώματα ήμιλίας. Ό κίνδυνος παρενοχλήσεως είναι τόσο μεγαλύτερος, όσο πλησιέστερα στό φάσμα ήμιλίας (300 - 3400 Hz) βρίσκεται ή βασική συχνότητα τού έναλλασσόμενου ρεύματος. Άπ' αύτή τήν αποψη ρεύμα 50 Hz είναι προτιμότερο άπό ρεύμα π.χ. 100 Hz.

γ) Ρεύματα άκουστικής συχνότητας.

Τό έναλλασσόμενο ρεύμα χαρακτηρίζεται στήν τηλεφωνία σάν ρεύμα **άκουστικής συχνότητας**, όταν ή συχνότητά του βρίσκεται στήν περιοχή συχνοτήτων τού φάσματος ήμιλίας. Ρεύματα άκουστικής συχνότητας χρησιμοποιούνται τόσο γιά τή μεταβίβαση τών **ήχοσήματων**, όσο και γιά τή μεταβίβαση τών **σημάτων ζεύξεως** (έπιλογικών παλμών καί γενικά σημάτων, πού προκαλούν τή διασύνδεση τών γραμμών ήμιλίας).

Τά **ήχοσήματα** χρησιμοποιούν ένιαϊα μιά συχνότητα 450 Hz καί διακρίνονται άπ' τίς χρονικές τους μεταβολές. Ή συχνότητα τών 450 Hz άντιστοιχεῖ περίπου στή συχνότητα τού βασικού τόνου τής μουσικής α¹ (440 Hz). Ή τάση τού ήχοσήματος

στούς πόλους της σηματογεννήτριας πού τό δημιουργεῖ, άνέρχεται σέ 4 ώς 6 V.

Σήματα ζεύξεως μέ άκουστικές συχνότητες π.χ. 2040, 2280, 2400, 3000 χρησιμοποιούνται μέ ειδική τεχνική στήν ύπεραστική τηλεφωνία μεγάλων άποστάσεων, όταν στίς γραμμές παρεμβάλλονται ένισχυτές ή φερέσυχνα συστήματα. Οι συχνότητες αυτές ένισχυνται καί μεταδίονται μαζί μέ τό φάσμα θμιλίας.

δ) Ρεύματα ύψηλης συχνότητας.


Ρεύματα μέ συχνότητα 12 kHz ώς 600 MHz χρησιμοποιούνται σάν **φορεῖς** σέ φερέσυχνα συστήματα (Φ/Σ) τής ύπεραστικής έπικοινωνίας. Οι φορεῖς αυτοί διαμορφώνονται μέ φάσματα διάφορου εύρους, πού σχηματίζονται από φάσματα θμιλίας τοποθετημένα τό ένα δίπλα στό άλλο.

15.2 Ήλεκτρικές πηγές τροφοδοτήσεως.

Η ήλεκτρική ένέργεια γιά τή λειτουργία τῶν τηλεφωνικῶν έγκαταστάσεων λαμβάνεται άπ' τό ένεργειακό δίκτυο υπό μορφή κατά κανόνα, τριφασικοῦ ρεύματος 380 V. Τό ρεύμα αυτό μετατρέπεται μέ τή βοήθεια μετασχηματιστῶν καί άνορθωτῶν σέ συνεχές ρεύμα 60 V. Έπισης τό έναλλασσόμενο ρεύμα τῶν 50 Hz λαμβάνεται κατ' εύθειαν άπ' τό δίκτυο ήλεκτρικῆς ένέργειας.

Σάν άνορθωτές χρησιμοποιήθηκαν στήν άρχη άνορθωτές **άτμων ύδραργύρου** γιά μεγάλες ίσχεις καί ξηροί άνορθωτές **ύποξειδίου τοῦ χαλκοῦ** γιά μικρές ίσχεις. Οι τελευταίοι άντικαταστάθηκαν κατόπιν άπ' τούς **άνορθωτές σεληνίου**, πού παρουσιάζουν μικρότερο σύγκο καί δίνουν μεγαλύτερες ίσχεις. Οι άνορθωτές ύδραργύρου διατηρήθηκαν μεγάλο σχετικά διάστημα παρά τήν εύαισθησία τους καί παρ' όλο δότι οι ίσχεις καί ή συμπαγής κατασκευή τῶν άνορθωτῶν σεληνίου δικαιολογούονταν τήν άντικατάστασή τους, έξ αιτίας τής δυνατότητας ρυθμίσεως τής τάσεως τοῦ συνεχοῦς ρεύματος μέ μεταβολή τοῦ σημείου έναύσεως, πού παρουσιάζουν. Τελικά άντικαταστάθηκαν καί οι άνορθωτές ύδραργύρου άπ' τούς άνορθωτές σεληνίου, άφου έπινοθήθηκαν γιά τούς τελευταίους κατάλληλα ρυθμιστικά στοιχεῖα τής τάσεως, όπως τό «τρανσοντούκτορ». Σήμερα άντι γιά άνορθωτές σεληνίου προτιμώνται οι **άνορθωτές πυρίου**, πού είναι τεχνικά άνωτεροι. Τό σχήμα 15.2 δείχνει μία άνορθωτική διάταξη τηλεφωνικοῦ κέντρου.

Έπειδή στίς τηλεπικοινωνιακές έγκαταστάσεις άπαιτείται μεγαλύτερη άσφαλεια λειτουργίας άπ' ίστι στά ένεργειακά δίκτυα, πρέπει νά ύπάρχει στό τηλεφωνικό κέντρο μιά **έφεδρική πηγή ένέργειας** γιά τήν περίπτωση βλάβης τοῦ ένεργειακοῦ δίκτυου. Άσφαλής πηγή ένέργειας έχει άποδειχτεῖ ή **συστοιχία συσσωρευτῶν**, ή όποια φορτίζεται άπ' τό ένεργειακό δίκτυο καί διατηρείται φορτισμένη σέ κατάσταση έτοιμότητας. Η συστοιχία συσσωρευτῶν ύπερέχει άπό άλλες διατάξεις άποταμεύσεως ήλεκτρικῆς ένέργειας, έπειδή είναι σέ θέση νά άποδώσει άμεσως συνεχή τάση σέ περίπτωση διακοπῆς τοῦ τροφοδοτικοῦ δίκτυου. Σά συσσωρευτές γιά μεγάλες ίσχεις χρησιμοποιούνται οι **συσσωρευτές μολύβδου** καί γιά μικρές ίσχεις οι **συσσωρευτές νικελίου - καδμίου**.

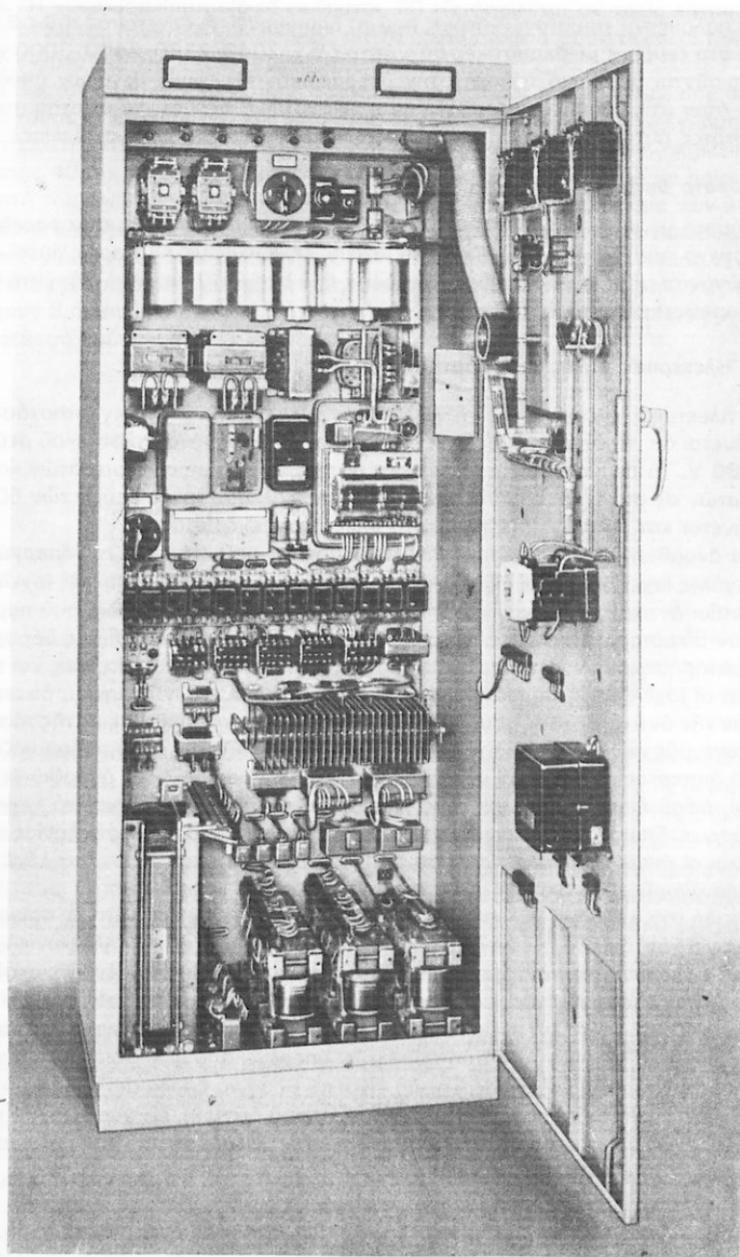


Σχ. 15.2.

Ανορθωτική διάταξη 60 V, 200 A τηλεφωνικού κέντρου, τοποθετημένη σε έρμαριο.

15.3 Ή μηχανή κλήσεως και σημάτων (Μ.Κ.Σ.).


Τό κλητήριο ρεύμα τῶν 25 Hz καί τό έναλλασσόμενο ρεύμα τῶν 450 Hz γιά τά ήχοσήματα δημιουργοῦνται στά τηλεφωνικά κέντρα μεσαίου καί μεγάλου μεγέθους άπό μιά ίδιαίτερη μηχανή πού όνομάζεται **Μηχανή Κλήσεως και Σημάτων** (Μ.Κ.Σ.) (σχ. 15.3a). Ή M.K.S. άποτελεῖται άπ' τή μηχανή κλήσεως, τή γεννήτρια σημάτων ή διάταξη τροχοῦ τόνων καί τή διάταξη σηματοδοτήσεως.

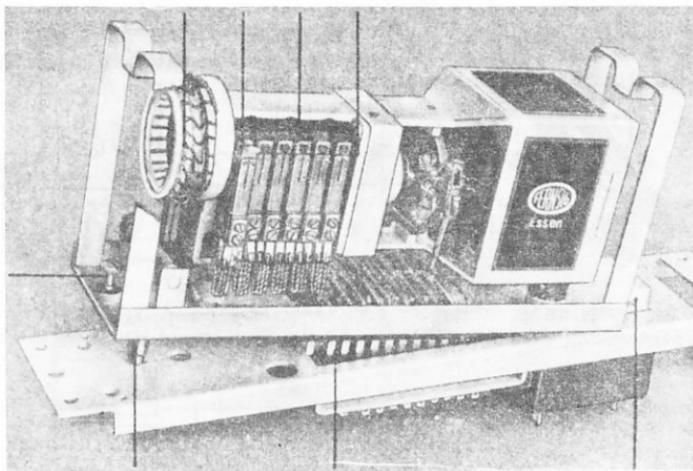


Σχ. 15.3a.
Μηχανή κλήσεως και σημάτων (Μ.Κ.Σ.).

Ή **μηχανή κλήσεως** είναι κατά κανόνα ένας μονοτύμπανος μετατροπέας. Άποτελεῖται δηλαδή άπό ένα κινητήρα συνεχούς ρεύματος, πού φέρει στό ρότορά του ένα δεύτερο τύλιγμα. Στό τύλιγμα αύτό έπαγεται, όταν στρέφεται τό τύμπανο μέ 1500 στροφές τό λεπτό, τό έναλλασσόμενο ρεύμα τῶν 25 Hz, πού λαμβάνεται όπως φαίνεται στό σχήμα 15.3β στούς δύο δακτύλιους. Οι M.K.S. χαρακτηρίζονται μέ τήν ισχύ τού ρεύματος κλήσεως σέ βολταμπέρ (VA), π.χ. 5 VA, 15 VA, 60 VA (Μ.Κ.Σ. μέ 15 VA χρησιμοποιούνται σέ κέντρα μέ χωρητικότητα μέχρι 4000 συνδρομητῶν, μέ 60 VA σέ κέντρα μεγάλυτερης χωρητικότητας).


Ή **γεννήτρια σημάτων** είναι ένας έναλλακτήρας πού έχει κοινό άξονα μέ τή μηχανή κλήσεως. Άπ' τό τύλιγμα τού ρότορά του λαμβάνεται ή τάση τῶν 450 Hz. Έναλλακτήρες χρησιμοποιούνται γιά μικρές ισχείς τῆς M.K.S. μέχρι 5 VA. Σέ M.K.S. μέ ισχύ μεγαλύτερη άπό 5 VA παράγεται τό ρεύμα τῶν 450 Hz μέ τή βοήθεια ένός όδοντωτού τροχοῦ, τού **τροχοῦ τόνων**, πού κινεῖται άπ' τή μηχανή κλήσεως (σχ. 15.3γ). Ό τροχός περιστρέφεται στό διάκενο μεταξύ τῶν πόλων ένός ήλεκτρομαγνήτη. Ένα τύλιγμα τού ήλεκτρομαγνήτη διαρρέεται άπό συνεχές ρεύμα καί δημιουργεῖ μαγνητική ροή, πού κλείνει μέσω τού όδοντωτού τροχοῦ. Ή μαγνητική άυτή ροή μεταβάλλεται χρονικά, γιατί άναλογα μέ τή θέση τού τροχοῦ (άν

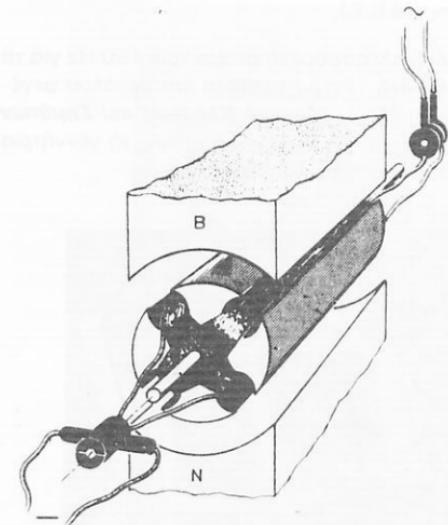

Σχ. 15.3β.
Βασική δομή μηχανής κλήσεως και σημάτων.

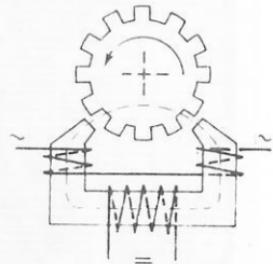

Σχ. 15.3γ.
Τροχός τόνων της Μ.Κ.Σ.

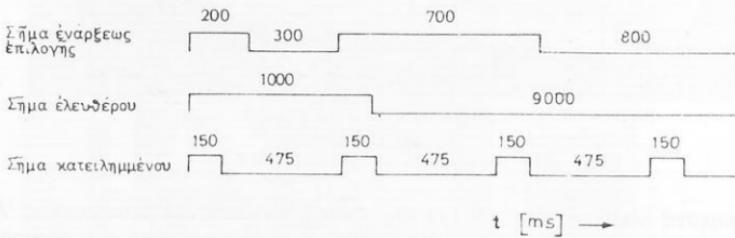

Σχ. 15.3δ.
Χρονικές μεταβολές μερικών ήχοσημάτων.


στούς πόλους βρίσκεται δόντι ή έγκοπή), μεταβάλλεται τό διάκενο του άέρα, που διαπερνά ή μαγνητική ροή καί, έπομένως, ή άντίσταση του μαγνητικού κυκλώματος. Ή μεταβολή της μαγνητικής ροής έχει σάν άποτέλεσμα τήν έπαγωγή στό δεύτερο τύλιγμα του ηλεκτρομαγνήτη έναλλασσόμενης τάσεως, που ή συχνότητά της έξαρται από τόν άριθμό των δοντιών του τροχού καί τών στροφών του άνα λεπτό. Γιά άριθμό στροφών 1500 τό λεπτό προσδιορίζεται ο άριθμός δοντιών, ώστε νά δημιουργεῖται τάση 450 Hz.

Η διάταξη σηματοδοτήσεως περιλαμβάνει όρισμένους έπαφες, που μπαίνουν σε λειτουργία διαδοχικά μέ τή βοήθεια έκκεντρων δίσκων. Οι δίσκοι παίρνουν κίνηση έπισης από τή μηχανή κλήσεως. Μέ τίς χρονικές διακοπές καί έπαναφορές τών ρευμάτων 25 Hz καί 450 Hz σχηματίζεται τό σήμα κλήσεως (διάρκεια ρεύματος 1 sec, παύση 4 sec) καί τά διάφορα άλλα ήχοσήματα. Τό σχήμα 15.3δ δίνει τίς μεταβολές μερικών ήχοσημάτων σέ ms.

Η Μ.Κ.Σ. τροφοδοτείται μέ 60 V άπ' τήν τροφοδότηση τῆς τηλεφωνικῆς έγκαταστάσεως. Η Μ.Κ.Σ. δέν έργαζεται συνεχῶς τή νύκτα, άλλα μπαίνει σέ λειτουργία για νά έξυπηρετήσει μιά κλήση και κατόπιν σταματᾶ.

15.4 Διατάξεις κλήσεως και σημάτων μέ τρανζίστορες.

Σέ συνδρομητικά κέντρα, άλλα πρόσφατα και σέ δημόσια κέντρα χρησιμοποιούνται στατές διατάξεις μέ τρανζίστορες γιά τή δημιουργία τῶν έναλλασσομένων τάσεων τῆς κλήσεως και τῶν ήχοσημάτων, άντι τῆς στρεφόμενης μηχανῆς κλήσεως και σημάτων. Γιά τή δημιουργία τῶν ήχοσημάτων χρησιμοποιεῖται π.χ. ή τρανζίστορική γεννήτρια. Η συνδεσμολογία τῆς φαίνεται στό σχήμα 15.4.

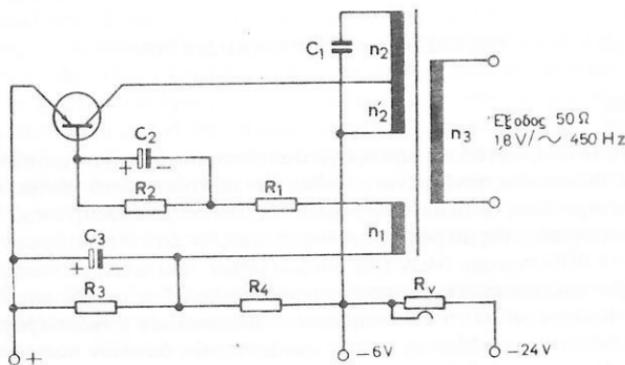

Σχ. 15.4.

Τρανζίστορική γεννήτρια κλήσεως και σημάτων.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

16.1 Γενικά.

Στό Τρίτο Μέρος έχετάσαμε τήν πραγματοποίηση συνδιαλέξων μεταξύ συνδρομητών, πού βρίσκονται συνδεμένοι στό ίδιο άστικό τηλεφωνικό κέντρο ή σέ διαφορετικά κέντρα ενός άστικου συγκροτήματος, δηλαδή σέ κέντρα πού έχουν προτούν τούς κατοίκους μιᾶς μικρῆς ή μεγάλης πόλεως. Οι άστικές αύτές συνδιαλέξεις άποτελούν τό 80% περίπου δόλων τῶν συνδιαλέξεων, πού πραγματοποιοῦν οι συνδρομητές. Τό ύιολοι πο 20% άντιπροσωπεύει συνδιαλέξεις μεταξύ κατοίκων διαφορετικών πόλεων, γι' αύτό καί όνομάζονται **ύπεραστικές συνδιαλέξεις**.

΄Η άποκατάσταση συνδέσεων μεταξύ συνδρομητών άστικών κέντρων σέ διαφορετικές πόλεις άποτελεί τό άντικείμενο τής **ύπεραστικής τηλεφωνίας**. Άναλογα, ἄν οι ίδιες συνδιαλέξεις συνδέονται στό ίδιο κράτος ή πραγματοποιούνται μεταξύ διαφορετικών κρατών, διακρίνομε τήν **θενική ύπεραστική τηλεφωνία** καί τή διεθνή **ύπεραστική τηλεφωνία**.

Γιά νά πραγματοποιηθεῖ ύπεραστική σύνδεση άπαιτεῖται πρώτα ένα ιδιαίτερο δίκτυο, πού νά ένωνει τά διάφορα άστικά δίκτυα. Τό δίκτυο αύτό όνομάζεται **ύπεραστικό τηλεφωνικό δίκτυο** καί άποτελείται γενικά άπο ένσύρματες γραμμές (έναριες γραμμές καί καλώδια μέ φερέσυχνα καί ένισχυτές) καί ψηφιακές ζεύξεις (πομποδέκτες). Ή διαμόρφωση τοῦ ύπεραστικού δίκτυου μπορεῖ νά γίνει, ὅπως θά δούμε, κατά διάφορους τρόπους, γι' αύτό άναζητεῖται κατά τό σχεδιασμό ενός τέτοιου δίκτυου δ τρόπος πού πληρεῖ τίς τεχνικές άπαιτήσεις καί παράλληλα είναι ό οίκονομικότερος.

Γιά τή σύνδεση τῶν άστικών καί ύπεραστικών δίκτυων άπαιτούνται κατόπιν, κατάλληλα ζευκτικά δργανα καί διατάξεις πού συγκεντρώνονται σέ ανεξάρτητα κέντρα, τά **ύπεραστικά κέντρα Y.K.** "Άν στό ύπεραστικό κέντρο ή σύνδεση τῶν γραμμῶν γίνεται άπο τηλεφωνήτριες, τό κέντρο όνομάζεται **χειροκίνητο ύπεραστικό κέντρο X.Y.K.** ἄν πραγματοποιεῖται έντελως αύτόματα όνομάζεται **αύτόματο ύπεραστικό κέντρο A.Y.K.** Σέ δίκτυο μέ χειροκίνητα **μόνο** κέντρα άπαιτεῖται ή παρέμβαση δύο τουλάχιστον τηλεφωνήτριων γιά τήν άποκατάσταση μιᾶς συνδέσεως: ή τηλεφωνήτρια τοῦ ύπεραστικού κέντρου τοῦ καλούντος καί ή τηλεφωνήτρια τοῦ ύπεραστικού κέντρου τοῦ καλούμενου συνδρομητῆ, έφ' ὅσον ή συνδιάλεξη είναι

«άμεση» ή «συνήθης». Το οποίο συνδιαλέξει είναι «διαβατική», δηλαδή διεκπεραιώνεται μέσω περισσοτέρων από δύο κέντρων, αύξανεται άνάλογα ό όριθμός των τηλεφωνητριῶν. Στο αύτόματο ύπεραστικό δίκτυο ό ίδιος ό συνδρομητής άποκαθιστά τη σύνδεση μέ τη βοήθεια άποκλειστικά του έπιλογικού του δίσκου, γι' αύτό ή έπιλογή αύτή χαρακτηρίζεται **συνδρομητική τηλεπιλογή**.

Παλιότερα όλα τά ύπεραστικά κέντρα, έθνικά καί διεθνή, ήταν χειροκίνητα. Σήμερα όμως σέ προηγμένες χώρες σχεδόν όλες οι έθνικές συγδιαλέξεις καί ένα μεγάλο ποσοστό τών διεθνών συνδιαλέξεων πραγματοποιούνται αύτόματα καί ή έπιδιωξη είναι νά αύτοματοποιηθούν έντελως καί οι άπομένουσες χειροκίνητες ζεύξεις. Μέ τήν αύτοματοποίηση έπιτυχάνεται μείωση τού χρόνου άποκαταστάσεως τής συνδέσεως καί μείωση τού κόστους τών συνδιαλέξεων σά συνέπεια τής μειώσεως τού προσωπικού. Παράλληλα μέ τά αύτόματα κέντρα διατηρούνται καί όρισμένα χειροκίνητα κέντρα γιά τήν άποκατάσταση τών συνδέσεων, πού δέν έχουν άκομα αύτοματοποιηθεῖ καί γιά τήν πραγματοποίηση ειδικῶν συνδιαλέξεων, όπως είναι π.χ. οι συνδιαλέξεις μέ πρόσκληση, οι πληρωτέες στόν προορισμό συνδιαλέξεις κ.ο.κ. Τά χειροκίνητα όμως αύτά κέντρα χρησιμοποιούν κυρίως τό δίκτυο τής αύτοματης τηλεπιλογής. Γιά τήν άποκατάσταση τής συνδέσεως είτε άπαιτούνται δύο τηλεφωνήτριες, όπως περιγράψαμε, είτε **mia** μόνο τηλεφωνήτρια, ή τηλεφωνήτρια τού ύπεραστικού κέντρου τού καλούντος συνδρομητή συνδέεται όπ' εύθειας μέ τόν καλούμενο στήν άλλη πόλη χρησιμοποιώντας τό δίσκο έπιλογής της. Στήν περίπτωση αύτή η έπιλογή όνομαζεται **τηλεφωνητριακή ή ήμιαυτόματη τηλεπιλογή**.

Στά έπομενα θά μελετήσουμε άποκλειστικά τήν **αύτόματη ύπεραστική τηλεφωνία**, πού παρουσιάζει σήμερα συγκριτικά μέ τή χειροκίνητη ύπεραστική τηλεφωνία πολύ μεγαλύτερο ένδιαφέρον.


16.2 Διαμόρφωση τοῦ δικτύου.

Η σύνδεση τών ύπεραστικών κέντρων μεταξύ τους μέ τή βοήθεια ύπεραστικών γραμμῶν μπορεῖ νά γίνει βασικά κατά δύο τρόπους:

Στήν **πολυγωνική σύνδεση**, τό καθένα κέντρο Κ συνδέεται κατ' εύθειαν μέ όλα τά άλλα κέντρα. «Ετσι, άν ύπάρχουν νέα κέντρα στό δίκτυο, άπαιτούνται $n(v - 1)/2$ δέσμες γραμμῶν γιά τή σύνδεση [σχ. 16.2a (a)].

Στήν **άστεροειδή σύνδεση** διρισμένα κέντρα Α συνδέονται άκτινωτά σ' ένα κέντρο Β, τό κέντρο αύτό Β συνδέεται σ' ένα ύπερκείμενο κέντρο Γ, στό όποιο είναι συνδεμένα άκτινωτα περισσότερα κέντρα Β, τό κέντρο Γ συνδέεται σ' ένα άλλο κέντρο Δ, κ.ο.κ. [σχ. 16.2a (β)]. Μέ αύτό τόν τρόπο σχηματίζονται διάφορες **βαθμίδες δικτύου** καί ή κίνηση μεταξύ κέντρων τής ίδιας βαθμίδας διεκπεραιώνεται μέσω τού κέντρου τής άμεσως άνωτερης βαθμίδας.

Η **πολυγωνική σύνδεση** παρουσιάζει τό **πλεονέκτημα** ότι, δύο όποιαδήποτε κέντρα συνδέονται μέ τό συντομότερο δυνατό δρόμο κι έτσι ή σύνδεση άποκαθισταται ταχύτατα. «Επίσης ή ποιότητα τών κυκλωμάτων μπορεῖ νά είναι χαμηλή, γιατί σέ κάθε περίπτωση έχομε διεκπεραίωση μόνο **τερματικής κινήσεως**. Μειονέκτημα τής συνδέσεως αύτῆς είναι ό μεγάλος άριθμός γραμμῶν, πού άπαιτούνται γιά τήν κατ' εύθειαν ένωση όλων τών κέντρων καί ή κακή έκμετάλλευσή τους, δοθέντος ότι άπό κάθε μιά δέσμη περνά μόνο ή άμοιβαία κίνηση δύο κέντρων.

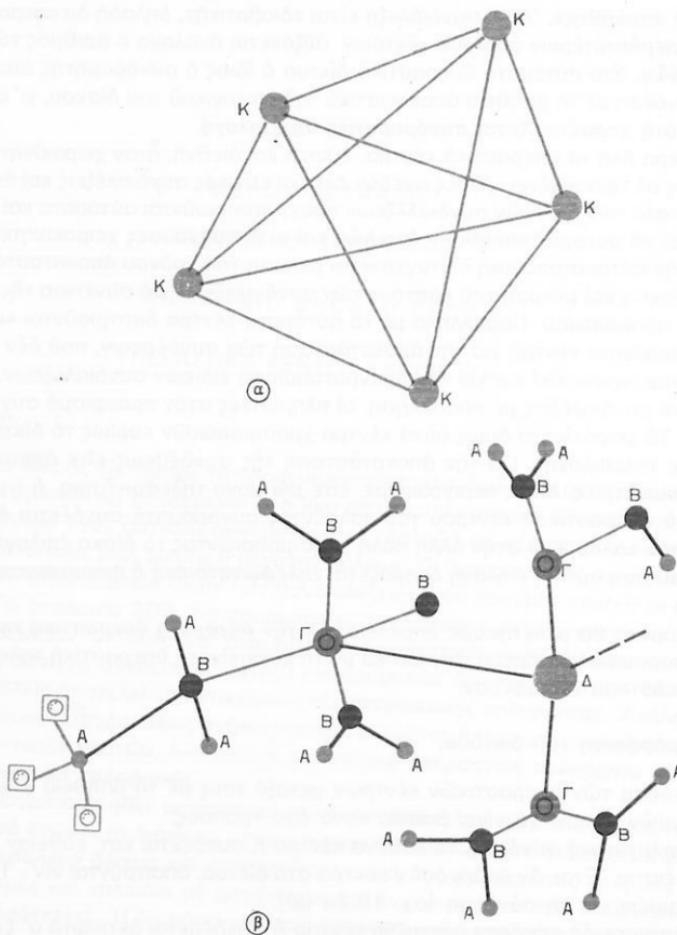


Σχ. 16.2α.

α) Πολυγωνική σύνδεση ύπεραστικών κέντρων. β) Άστεροειδής (άκτινωτή) σύνδεση ύπεραστικών κέντρων.

Η **άστεροειδής** ή **άκτινωτή σύνδεση** έχει τό **πλεονέκτημα** ότι άπαιτει λιγότερες γραμμές δικτύου, γιατί συγκεντρώνει πολλές μικρές κινήσεις σε ύπερεκίμενες δέσμες, στις οποίες ή έκμετάλλευση είναι πολύ καλύτερη. **Μειονέκτημά** της είναι ό μακρύτερος δρόμος, πού καταλαμβάνεται για μιά σύνδεση, και οι περισσότερες ζευκτικές άλλα καί φερευσυχνικές διατάξεις πού παρεμβάλλονται στά ένδιάμεσα κέντρα. Συνέπεια τού τελευταίου είναι αύξημένες άπαιτήσεις μεταδόσεως στις γραμμές, οι οποίες διεκπεραιώνουν **διαβατική κίνηση**.

Στήν πράξη, γιά νά άποκτηθει τό καλύτερο οικονομικό άποτέλεσμα, συνδυάζονται κατά τή διαμόρφωση ένός ύπεραστικού δικτύου οι δύο βασικοί τρόποι συνδέ-

σεως πού άναφέραμε. Στίς χαμηλότερες βαθμίδες του δικτύου συνδέονται τά κέντρα άκτινων, ένων στήν ύψηλότερη βαθμίδα συνδέονται μέ μία πλήρη ή μερική πολυγωνική σύνδεση. Σάν παράδειγμα ένός τέτοιου μικτού δικτύου παρουσιάζεται στό σχήμα 16.2β ή δομή του υπεραστικού δικτύου της Ελλάδας, τό όποιο περιλαμβάνει τέσσερις βαθμίδες κέντρων.

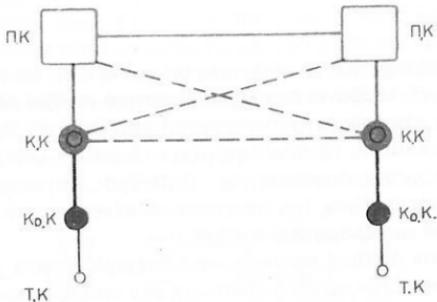

Σχ. 16.2β.

Δομή του υπεραστικού δικτύου της Ελλάδος.

Τήν τελευταία βαθμίδα σχηματίζουν τά **τερματικά κέντρα T.K.**, πού συνδέονται άκτινων στά ύπερκειμένα **κομβικά κέντρα Ko.K.** "Ενα T.K. είναι κατά κανόνα τό άστικο κέντρο μιᾶς πόλεως ή ένός χωριού. Κάθε Ko.K. έξυπηρετεί τά T.K. μιᾶς μικρής περιοχής. Είναι έγκαταστημένο συνήθως στό γειτονικό χώρο μέ τό άστικό κέντρο της σπουδαιότερης πόλεως της περιοχής και τό άστικό αυτό κέντρο χαρακτηρίζεται **τερματικό κέντρο στήν έδρα του κομβικού T.K.Ko.K** σέ αντιδιαστολή πρός τά άλλα T.K. της περιοχής. "Ολα τά T.K. της περιοχής ένός Ko.K. συνδέονται μεταξύ τους μέσω του T.K.Ko.K."

Τήν έπομενη βαθμίδα σχηματίζουν τά **κύρια κέντρα K.K.** Σ' ένα K.K. είναι συνδεμένα άκτινωτά όλα τά κομβικά μιᾶς εύρυτερης περιοχής. Κάθε K.K. συνδέεται κατόπιν σ' ένα **πρωτεύον κέντρο Π.Κ.** πού άνηκει στήν άνωτατη βαθμίδα και έξυπηρετεί τά K.K. μιᾶς μεγάλης περιοχής. Τά Π.Κ. είναι συνδεμένα μεταξύ τους μέσω πολυγωνική σύνδεση.

Τό δίκτυο πού περιγράφαμε άποτελεῖ τό λεγόμενο **βασικό δίκτυο** της υπεραστικής τηλεφωνίας και οι γραμμές πού περιλαμβάνει όνομάζονται **κανονικές γραμμές**. "Έχει τό πλεονέκτημα της **καλής έκμεταλλεύσεως** τών γραμμών και παρέχει τή δυνατότητα μιᾶς **συστηματικής άριθμοδοτήσεως** τών κέντρων, όπως θά δοῦμε άμεσως πιο κάτω. Τό μειονέκτημα πού παρουσιάζει είναι, ότι γιά νά συνδεθούν δύο γειτονικά κέντρα, π.χ. δύο κύρια κέντρα, πού δέν άνηκουν στό γειτονικό δίκτυο (δηλαδή στό γειτονικό πρωτεύον), άπατείται **λοξοδρομία** μέσω άκριβών κυκλωμάτων και ζευκτικών όργανων. Γιά τό λόγο αυτό συμπληρώνεται τό βασικό δίκτυο μέ **κατ' εύθειαν ζεύξεις** μεταξύ κέντρων, πού έχουν άρκετά μεγάλη άμοιβαία κίνηση και πού ή θέση τους στό δίκτυο εύνοει μία τέτοια σύνδεση. Οι **κατ' εύθειαν αύτές** ή **γεφυρωτικές ζεύξεις** παριστάνονται στό σχήμα 16.2β μέ διακεκομένες γραμμές.

Κατά τή διεκπέραιώση τής κινήσεως κατευθύνεται ή σύνδεση πρώτα στίς γεφυρωτικές ζεύξεις, έφ' όσον ύπαρχουν, και μόνον όταν όλα τά κυκλώματά τους είναι κατειλημμένα, όδηγεται στίς κανονικές γραμμές. "Ετσι στίς τελευταίες διοχετεύεται ή **ύπερροή**, τό πλεόνασμα δηλαδή τής κινήσεως τών γεφυρωτικῶν ζεύξεων.

16.3 Άριθμοδότηση.

Στή συνδρομητική τηλεπιλογή κάθε ύπεραστικού κέντρο και κατ' έπεκταση ή περιοχή πού έξυπηρετεῖ, λαμβάνει ένα **χαρακτηριστικό άριθμο κλήσεως** ή **πρόθεμα**, πού έπιλεγεται από τόν καλούντα συνδρομητή πρίν από τόν άριθμο κλήσεως τοῦ καλούμενου και κατευθύνει τή σύνδεση μέχρι τό άστικό κέντρο, στό όποιο είναι συνδεμένος ό καλούμενος συνδρομητής. 'Ο άριθμός κλήσεως ένός συνδρομητῆ και ό χαρακτηριστικός άριθμός τοῦ ύπεραστικού κέντρου, στό όποιο άνήκει, σχηματίζουν τόν **έθνικό συνδρομητικό άριθμο** του.

Οι χαρακτηριστικοί άριθμοι μποροῦν νά διανεμηθοῦν στά ύπεραστικά κέντρα **τυχαία** ή **συστηματικά**. Στήν πρώτη περίπτωση δέν ύπάρχει καμιά σχέση μεταξύ άριθμού και θέσεως τοῦ κέντρου μέσα στό δίκτυο. 'Ο χαρακτηριστικός άριθμός πρέπει νά **Ληφθεῖ όλοκληρος** κατά τήν άποκατάσταση τής συνδέσεως στό ύπεραστικό κέντρο τοῦ καλούντος, νά μεταφραστεῖ σέ διαδρομή πού θά άκολουθηθεῖ και **κατόπιν** ν' άρχισει ή σύνδεση. Στή δεύτερη περίπτωση ό χαρακτηριστικός άριθμός άντιπροσωπεύει τή **δομή** τοῦ δικτύου. Τό πρώτο του ψηφίο χαρακτηρίζει τήν περιοχή τοῦ ύπεραστικού κέντρου τής άνωτατης βαθμίδας, τό δεύτερο ψηφίο ένα δρισμένο τμήμα αύτής τής περιοχής, τό τρίτο ψηφίο ένα δρισμένο τμήμα τοῦ προηγούμενου τμήματος, κ.ο.κ.

'Η **συστηματική άριθμοδότηση** άπαιτει προγραμματισμό στήν κατασκευή τοῦ δικτύου και πρόβλεψη γιά τή δημιουργία μελλοντικῶν κέντρων, άντ' αύτοῦ όμως όδηγει σέ απλές και φτηνές διατάξεις δρομολογήσεως τής συνδέσεως, γιατί κάθε ψηφίο χαρακτηρίζει μιά δρισμένη κατεύθυνση στό δίκτυο. Παράδειγμα συστηματικής άριθμοδότησεως δίνει τό ύπεραστικό δίκτυο τής 'Ελλάδας, πού περιγράφαμε προηγούμενως.

'Η χώρα έχει διαιρεθεῖ σέ όκτω μεγάλες περιοχές, πού έξυπηρετοῦνται από Π.Κ. μέ τά έξης **πρώτα** ψηφία τοῦ χαρακτηριστικού άριθμοῦ:

'Αθήνα	1
Λοιπή περιοχή 'Αθηνῶν	2
Θεσσαλονίκη	3
Λάρισα	4
Καβάλα	5
Πάτρα	6
Τρίπολη	7
'Ηράκλειο	8

Γιά τήν αύτόματη έξυπηρέτηση τής Κύπρου έχει χορηγηθεῖ προσωρινά τό ψηφίο 9 στό πρωτεύον κέντρο τής Λευκωσίας.

Τό δεύτερο ψηφίο τοῦ χαρακτηριστικού άριθμοῦ προσδιορίζει ένα Κ.Κ. τοῦ

Π.Κ., τό τρίτο ψηφίο ἔνα Κο.Κ. τοῦ Κ.Κ. Τό χαρακτηριστικό ψηφίο ἐνός Τ.Κ. εἶναι ἐναρματωμένο στὸν ἀριθμὸν κλήσεως τῶν συνδρομητῶν καὶ βρίσκεται στὴν ἄρχῃ τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ.

Τό ἀστικό κέντρο τῆς **Βολισσοῦ** π.χ., στὴ νῆσο **Χίο**, εἶναι ἔνα Τ.Κ. μὲ χαρακτηριστικὸν ψηφίο τὸ 3 (σχ. 16.3). Τό ψηφίο αὐτὸν βρίσκεται στὴν πρώτη θέση ὅλων τῶν ἀστικῶν ἀριθμῶν τῆς Βολισσοῦ ('Ἀριθμοὶ κλήσεως, π.χ. 31261, 31307 κ.ο.κ.). Τό πρόθεμα τῆς Βολισσοῦ εἶναι 272. 'Ο ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι ἐπίσης πρόθεμα τῶν **Καρδαμύλων** ποὺ ἔχουν χαρακτηριστικό ψηφίο τὸ 2 καὶ τῶν **Οινούσσων** μὲ χαρακτηριστικό ψηφίο τὸ 5, εἶναι δηλαδὴ ὁ χαρακτηριστικός ἀριθμὸς τῆς περιοχῆς τοῦ Κο.Κ. 272, στὸ ὅποιο εἶναι συνδεμένα τὰ τρία Τ.Κ. Βολισσός, Καρδάμυλα καὶ Οινούσσες. Τό Κο.Κ. 272 εἶναι ἐγκαταστημένο στὰ Καρδάμυλα (τό Τ.Κ. Καρδαμύλων εἶναι δηλαδὴ Τ.Κ. Κο.Κ καὶ εἶναι συνδεμένο στὸ Κ.Κ.27 τῆς Χίου. 'Η Χίος εἶναι συνδεμένη μὲ τὴ σειρὰ τῆς στὸ Π.Κ. 2 τῶν Ἀθηνῶν.



Σχ. 16.3.

Παράδειγμα ἀριθμοδότησεως τερματικῶν κέντρων.

Γιά νά κατευθυνθεῖ ἐπομένως μιὰ κλήση πρός ὅποιοδήποτε ἀστικό κέντρο τῆς χώρας, πρέπει νά ἐπιλεγεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ συνδρομητικὸν ἀριθμὸν ἔνας τριψήφιος χαρακτηριστικός ἀριθμός (τό πρόθεμα τοῦ Κο.Κ.), στὸ ὅποιο ἀνήκει τό ἀστικό κέντρο. Κατ' ἔξαρεση τὰ μεγάλα ἀστικά κέντρα καὶ ἀστικά συγκροτήματα τῶν πόλεων, στὶς ὅποιες εἶναι ἐγκαταστημένα τὰ Π.Κ., καλοῦνται μὲ συντμημένους χαρακτηριστικούς ἀριθμούς. Τό ἀστικό δίκτυο τῶν Ἀθηνῶν π.χ. μὲ τό πρόθεμα 1, τῶν Πατρῶν μὲ 61 κ.ο.κ. Μέ τὴν ἀριθμοδότηση αὐτὴ βέβαια, δέν μποροῦν νά συνδεθοῦν Κ.Κ. στὸ Π.Κ. 1 τῶν Ἀθηνῶν, οὔτε νά δοθεῖ τό ψηφίο 1 σέ ἔνα Κ.Κ. στὰ ὑπόλοιπα Π.Κ. τῆς χώρας. 'Επιτυχάνεται δῆμος **συντόμευση** στὴν ἀποκατάσταση τῆς συνδέσεως καὶ μείωση τῆς «**έπιλογικῆς ἐργασίας**», πού καταβάλλει ὁ συνδρομητής. Καὶ τά δύο αὐτά πλεονεκτήματα δέν εἶναι μικρά, ἀν ληφθεῖ ὑπόψη, ὅτι στὰ μεγάλα κέντρα κατευθύνεται ὁ κύριος δῆμος τῶν ὑπεραστικῶν συνδιαλέξεων. 'Ακόμα ἐπιτυχάνεται μείωση τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ψηφίων τοῦ ἑθνικοῦ συνδρομητικοῦ ἀριθμοῦ, ὁ ὅποιος δέν πρέπει νά εἶναι μεγαλύτερος ἀπό 11 σύμφωνα μὲ τίς προδιαγραφές - συστάσεις τῆς CCITT, γιά νά μποροῦν νά πραγματοποιοῦνται σήμερα αὐτόματες διεθνεῖς συνδέσεις.

Δοθέντος ὅτι μὲ συντμημένους χαρακτηριστικούς ἀριθμούς καλοῦνται μεταξὺ τους καὶ τὰ **χειροκίνητα ὑπεραστικά κέντρα** πού βρίσκονται στὴν ἔδρα τῶν Π.Κ. καὶ

Κ.Κ. (διψήφιοι καί τριψήφιοι άριθμοί μέ τό Ο στό τέλος, π.χ. Χ.Υ.Κ. 'Αθηνῶν 20, Χ.Υ.Κ. Λαμίας 230), περιορίζεται σέ όκτω δ' άριθμός τῶν Κ.Κ., πού μποροῦν νά συνδεθοῦν σ' ἔνα Π.Κ. καί σέ 9 δ' άριθμός τῶν Κο.Κ. πού μποροῦν νά συνδεθοῦν σ' ἔνα Κ.Κ. 'Ο μέγιστος άριθμός τῶν Π.Κ. μέ μονοψήφιο χαρακτηριστικό άριθμό εἶναι ἑννέα, γιατί τό Ο χρησιμοποιεῖται γιά τή διάκριση τῆς διεθνοῦς κινήσεως.

'Η σχέση τοῦ χαρακτηριστικοῦ άριθμοῦ τῶν ύπεραστικῶν κέντρων πρός τόν άριθμό κλήσεως τῶν συνδρομητῶν καθορίζει δύο διαφορετικούς τρόπους άριθμοδοτήσεως: Τήν **ἀνοικτή** καί τήν **καλυμμένη** άριθμοδότηση.

Στήν **ἀνοικτή** άριθμοδότηση ἐπιλέγεται ό χαρακτηριστικός άριθμός μόνο στίς ύπεραστικές κλήσεις. 'Ο συνδρομητής πρέπει νά γνωρίζει τό ύπεραστικό κέντρο, στό διποιο ἀνήκει ό καλύμενος συνδρομητής. Γιά τή διάκριση τῆς ύπεραστικῆς ἀπό τήν ἀστική κίνηση ἐπιλέγεται σ' αὐτή τήν περίπτωση ἔνα χαρακτηριστικό ψηφίο στήν ἄρχη τοῦ χαρακτηριστικοῦ άριθμοῦ, συνήθως τό μηδέν.

Στήν **καλυμμένη** άριθμοδότηση ό χαρακτηριστικός άριθμός τῶν ύπεραστικῶν κέντρων εἶναι ἐνσωματωμένος στόν άριθμό κλήσεως τῶν συνδρομητῶν καί ἐπιλέγεται πάντοτε στήν ἄρχη τόσο τῶν **ύπεραστικῶν**, δσο καί τῶν **ἀστικῶν** συνδιαλέξεων. 'Ο συνδρομητής δέν χρείαζεται νά γνωρίζει τό ύπεραστικό κέντρο τοῦ καλούμενου συνδρομητῆ, καταβάλλει δμως πολύ περισσότερη «έπιλογική ἐργασία» στίς ἀστικές κλήσεις (δηλαδή στό 80% δλων τῶν κλήσεων). Καλυμμένη άριθμοδότηση στό ἐλληνικό δίκτυο ἔχομε μόνο στίς περιοχές τῶν Κο.Κ. 'Ο χαρακτηριστικός άριθμός τῶν Τ.Κ. εἶναι, δπως είδαμε, ἐνσωματωμένος στούς συνδρομητικούς άριθμούς καί ἐπιλέγεται καί στίς ἀστικές κλήσεις τῶν Τ.Κ. Στήν περιοχή τοῦ Κο.Κ. 272 π.χ., πού ἀναφέραμε προηγουμένως, ἔχομε καλυμμένη άριθμοδότηση. Τά χαρακτηριστικά ψηφίε 2, 3 καί 5 τῶν τριῶν Τ.Κ. τῆς περιοχῆς ἐπιλέγονται καί στή **ἀστικές** κλήσεις.

"Ολοι οι ἐθνικοί συνδρομητικοί άριθμοί στήν 'Ελλάδα προβλέπεται νά περιλαμβάνουν μετά τήν ὀλοκλήρωση τοῦ ύπεραστικοῦ δίκτυου 8 ψηφία. "Ετοι τά ἀστικά δίκτυα στήν ἔδρα τῶν Π.Κ. (πού ἔχουν διψήφιους χαρακτηριστικούς άριθμούς) θά περιλαμβάνουν δψήφιους συνδρομητικούς άριθμούς, ἐνῶ τά ἀστικά δίκτυα στήν ἔδρα τῶν Κ.Κ. καθώς καί δλα τά ἀστικά δίκτυα στίς περιοχές τῶν Κο.Κ. (πού ἔχουν 3ψήφιους χαρακτηριστικούς άριθμούς) θά περιλαμβάνουν 5ψήφιους συνδρομητικούς άριθμούς. 'Εξαίρεση θά ἀποτελεῖ τό ἀστικό δίκτυο τῶν 'Αθηνῶν μέ 7ψήφιους συνδρομητικούς άριθμούς. Στό Π.Κ. 'Αθηνῶν ἔχει ἡδη δοθεῖ γι' αὐτό τό λόγο μονοψήφιος χαρακτηριστικός άριθμός (τό 1).

16.4 Τελοχρέωση.

"Οπως στίς ἀστικές συνδιαλέξεις ἔτσι κακ στίς ύπεραστικές καταβάλλεται ἀπό τόν καλούντα συνδρομητή ὄρισμένο τέλος γιά κάθε πραγματοποιούμενη συνδιαλέξη. 'Ἐνω δμως στήν ἀστική τηλεφωνία τό τέλος αὐτό εἶναι σταθερό καί ἀνεξάρτητο ἀπό τή διάρκεια τῆς συνδιαλέξεως, στήν ύπεραστική τηλεφωνία, ἐξ αιτίας τοῦ ὑψηλοῦ κόστους τῶν κυκλωμάτων καί τῶν ἐγκαταστάσεων, τό τέλος ύπολογίζεται ἀνάλογα μέ τή **διάρκεια** τῆς συνδιαλέξεως καί τήν **ἀπόσταση** τῶν ύπεραστικῶν κέντρων.

"Υπάρχουν βασικά δύο τρόποι καταγραφῆς τῶν πραγματοποιούμενων ύπεραστικῶν συνδιαλέξεων:

Η κεντρική χρέωση μέ μηχανή ύπολογισμοῦ καὶ ἑκτυπώσεως τῶν τελῶν καὶ ἡ ἀτομικὴ πολλαπλὴ χρέωση μέ παλμοσειρές στὸ μετρητὴ τοῦ καλοῦντος συνδρομῆτῇ. Στήν κεντρική χρέωση τὸ τέλος προσδιορίζεται αὐτόματα ἀπό κεντρικές διατάξεις, στίς οποῖες μεταβιβάζονται τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα (χρόνος πραγματοποιήσεως τῆς συνδιαλέξεως, διάρκεια, ἀριθμός καλοῦντος καὶ καλούμενου συνδρομητῆς κ.ο.κ.). Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἑκτυπώνονται ἀπό τή μηχανή μαζί μέ τὸ ἀντίστοιχο τέλος καὶ ἀποστέλλονται στὸ συνδρομητὴ μέ τὸ λογαριασμό, δηπως καὶ στίς χειροκίνητες ὑπεραστικὲς συνδιαλέξεις.

Στήν ἀτομικὴ πολλαπλὴ χρέωση καταγράφονται οἱ ὑπεραστικές συνδιαλέξεις στὸν ᾶδιο συνδρομητικὸ μετρητή, πού καταγράφονται καὶ οἱ ἀστικές συνδιαλέξεις, μέ τή βοήθεια παλμοσειρῶν. Τό τέλος μιᾶς ὑπεραστικῆς συνδιαλέξεως εἶναι στήν περίπτωση αὐτή **πολλαπλάσιο** τοῦ ἀστικοῦ τέλους.

Ο τρόπος αὐτός ἐφαρμόζεται καὶ στὸ ἑλληνικὸ δίκτυο. Συγκεκριμένα μεταβιβάζεται κατά τή **διάρκεια** τῆς συνδιαλέξεως καὶ σέ κανονικά χρονικά διαστήματα ἀπό την παλμός στὸ μετρητὴ τοῦ καλοῦντος συνδρομητῆ (μονοπαλμική μέθοδος). Ο ἔνας παλμός ἀπό την παλμή τοῦ προσδιορίζεται ἀνάλογα μέ τήν ἀπόσταση τῶν ὑπεραστικῶν κέντρων.

Η ἀπόσταση ὑπολογίζεται μεταξύ τῶν κομβικῶν κέντρων καλοῦντος καὶ καλούμενου συνδρομητῆ καὶ κατά **ζῶνες χρεώσεως**. Όλα π.χ. τά κομβικά κέντρα πού βρίσκονται μεταξύ 21 καὶ 30 χιλ. ἀπό τό κομβικό κέντρο τοῦ καλοῦντος, ἀνήκουν στήν ἴδια ζώνη καὶ ἔχουν τό ᾶδιο τέλος, τά κέντρα μεταξύ 31 καὶ 45 χιλ. σέ ἄλλη ζώνη κ.ο.κ. Στήν περιοχή κάθε κομβικοῦ κέντρου χρεώνεται **μία** ἀστική μονάδα γιά κάθε συνδιαλέξη ἀπό τερματικό σέ τερματικό κέντρο.

Ως πρός τήν **τιμολόγηση** τῶν συνδιαλέξεων πρέπει νά σημειώσομε ὅτι τή νύκτα ισχύει ίδιαίτερο μειωμένο τιμολόγιο γιά τήν ὑπεραστική ἐπικοινωνία πλήν τῆς διεθνοῦς. Η μείωση ἐπιτυγχάνεται αὐτόματα μέ μεταβολή τοῦ ρυθμοῦ τῶν παλμῶν κατά ζώνη, πού ἀποστέλλονται στὸ συνδρομητικὸ μετρητή. Μιά ὑπεραστική συνδιαλέξη ὅμως, πού ἄρχισε πρίν ἀπό τή μεταβολή τοῦ τιμολογίου, θά χρεωθεῖ μέ τό ὑψηλότερο τιμολόγιο.

16.5 Διεθνής Τηλεφωνία.

Γιά τήν πραγματοποίηση αὐτομάτων διεθνῶν συνδιαλέξεων συνδέονται τά αὐτόματα ἔθνικά ὑπεραστικά δίκτυα μεταξύ τους μέ κατάλληλες γραμμές καὶ διατάξεις καὶ σχηματίζουν ἔνα ἐνιαίο αὐτόματο **διεθνές δίκτυο**. Συγκεκριμένα, σέ κάθε χώρα δημιουργεῖται ἔνα αὐτόματο **διεθνές ὑπεραστικό κέντρο**, μέσω τοῦ ὅποιου διεκπεραιώνεται η εἰσερχόμενη καὶ ἔξερχόμενη διεθνής κίνηση τῆς χώρας. Τό κέντρο αὐτό συνδέεται κατ' εύθειαν μέ τά διεθνή κέντρα τῶν ἄλλων χωρῶν. Τό διεθνές ὑπεραστικό κέντρο τῆς Ἑλλάδας βρίσκεται στήν Ἀθήνα, ἐγκαταστημένο στό πολυόρφυτό κτίριο τοῦ ΟΤΕ στήν ὁδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Στό διεθνές κέντρο βρίσκονται οἱ διατάξεις γιά τή **δρομολόγηση** τῆς συνδέσεως στό διεθνές δίκτυο καὶ γιά τή χρέωση τῆς συνδιαλέξεως. Η δρομολόγηση καὶ ὁ προσδιορισμός τῆς ζώνης χρεώσεως ἐπιτυγχάνεται μέ τή βοήθεια ἐνός ίδιαίτερου χαρακτηριστικοῦ ἀριθμοῦ, πού ἔχει δοθεῖ σέ κάθε χώρα (στήν Ἑλλάδα, π.χ. ὁ ἀριθμός 30, στή Γερμανία ὁ ἀριθμός 49 κ.ο.κ.). Ο ἀριθμός αὐτός ἐπιλέγεται μετά τό πρόθεμα 00 μέ τό ὅποιο διακρίνονται οἱ διεθνεῖς κλήσεις ἀπό τήν ἀστικές καὶ τήν



έθνικές ύπερασπικές κλήσεις και πρίν άπό τόν έθνικό συνδρομητικό άριθμο τοῦ καλούμενου συνδρομητῆ. Χαρακτηριστικός άριθμός καί έθνικός συνδρομητικός άριθμός μεταβιβάζονται άπό τό ύπερασπικό κέντρο τοῦ καλούντος στό διεθνές κέντρο, όπου ένταμιεύονται σέ κατάλληλες διατάξεις. "Οταν ή σύνδεση φθάσει στό διεθνές κέντρο προορισμοῦ, άποστέλλεται σέ τοῦτο ο έθνικός συνδρομητικός άριθμός καί μέ τή βοήθειά του καθοδηγεῖται ή σύνδεση μέχρι τόν καλούμενο συνδρομητή μέσω τοῦ έθνικοῦ ύπερασπικοῦ δικτύου τῆς ξένης χώρας.

"Η τελοχρέωση τῶν διεθνῶν συνδιαλέξεων μπορεῖ νά εἶναι κεντρική ή άτομική, ὥπως στίς έθνικές ύπερασπικές κλήσεις. Κατά κανόνα άκολουθεῖται στή διεθνή τηλεφωνία μιᾶς χώρας ή μέθοδος χρεώσεως τῆς έθνικῆς ύπερασπικῆς της τηλεφωνίας. Στήν Έλλάδα, π.χ. χρεώνονται καί οἱ διεθνεῖς συνδιαλέξεις στό συνδρομητικό μετρητή μαζί μέ τίς άστικές καί τίς έθνικές ύπερασπικές συνδιαλέξεις, σύμφωνα μέ τή μονοπαλική μέθοδο.

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ


ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

17.1 Συγκρότηση συνδρομητικών κέντρων.

Τά συνδρομητικά κέντρα (Σ.Κ.) τοποθετούνται σέ κτίρια έπιχειρήσεων και έργοστασίων, σέ ξενοδοχεία, νοσοκομεία, Όργανοισμούς κλπ., δηλαδή σέ περιπτώσεις πού είναι άπαραίτητο νά έπικοινωνούν συχνά μεταξύ τους άλλα και μέ συνδρομητές τού άστικού καί τού ύπεραστικού δικτύου άτομα συγκεντρωμένα σέ περιορισμένο σχετικά χώρο. Στίς περιπτώσεις αύτές είναι ιδιαίτερα άντιοικονομική ή

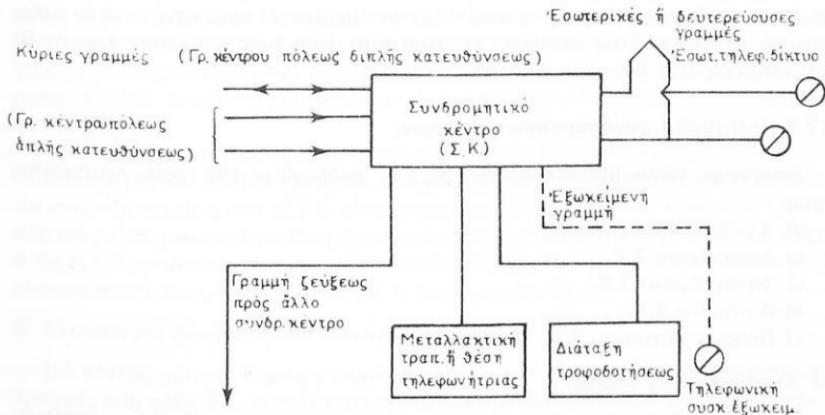

Σχ. 17.1.

Σύνδεση συνδρομητών καί κέντρου πόλεως μέ τό συνδρομητικό κέντρο.

τοποθέτηση ξεχωριστών κυρίων τηλεφωνικών συσκευών, δηλαδή συσκευών συνδεμένων κατ' εύθειαν σέ ένα άστικό κέντρο, καί ή διεξαγωγή όλων τῶν συνδιαλέξεων μέσω τού άστικού κέντρου, χωρίς νά λύνει καί τά ειδικά προβλήματα, πού παρουσιάζονται στήν τηλεφωνική έξυπηρέτηση αύτού τού είδους.

Τό Σ.Κ. έξασφαλίζει, όπως φαίνεται στό σχήμα 17.1:

- α) Έσωτερική έπικοινωνία μεταξύ των συνδρομητών του χωρίς τή μεσολάβηση οργάνων τοῦ ἀστικοῦ κέντρου.
- β) Ἀστική καὶ ὑπεραστική έπικοινωνία.
- γ) Ἐπικοινωνία μὲ ἄλλα Σ.Κ.

Οἱ τηλεφωνικές συσκευές τοῦ Σ.Κ. ὀνομάζονται **ἔσωτερικές συσκευές (Ε.Σ.)** καὶ οἱ γραμμές πού τίς συνδέουν μὲ τό Σ.Κ. **ἔσωτερικές ἥ δευτερεύουσες συνδρομητικές γραμμές**. Τό Σ.Κ. συνδέεται μὲ τό ἀστικό κέντρο μέσω μιᾶς ἥ περισσοτέρων κυρίων γραμμῶν (γραμμῶν κέντρου πόλεως) ἀπλῆς ἥ (καὶ) διπλῆς κατεύθυνσεως. Μέ τή βοήθεια τῶν γραμμῶν αὐτῶν διεξάγεται ἥ **εἰσερχόμενη καὶ ἔξερχόμενη κίνηση τοῦ Σ.Κ.**, δηλαδὴ ἥ κίνηση ἀπό τούς συνδρομητές τοῦ ἀστικοῦ καὶ ὑπεραστικοῦ δικτύου πρός τούς συνδρομητές τοῦ ἀστικοῦ καὶ ὑπεραστικοῦ δικτύου.

"Ἐνα Σ.Κ. ἔξυπηρετεῖται ἀπό μία ἥ περισσότερες τηλεφωνήτριες ἐγκαταστημένες σέ εἰδικές θέσεις, τίς **μεταλλακτικές τράπεζες**.

Τό μέγεθος ἐνός Σ.Κ. ἔξαρταται ἀπό τίς ἀνάγκες πού ἔξυπηρετεῖ. Τό μικρότερο κέντρο περιλαμβάνει μιά κύρια συσκευή μὲ μιά κύρια γραμμή καὶ μιά μόνο ἔσωτερική συσκευή, ἐνῶ μεγάλες ἐγκαταστάσεις ἔχουν στή διάθεσή τους δεκάδες κυρίων γραμμῶν καὶ περιλαμβάνουν ἔκατοντάδες ἔσωτερικές συσκευές. Ἀντίθετα μέ τίς κύριες τηλεφωνικές συσκευές καὶ τίς κύριες συνδρομητικές γραμμές, οἱ ὅποιες ἀνήκουν στόν Ὁργανισμό Τηλεπικοινωνιῶν, τά Σ.Κ. εἶναι δυνατόν νά ἀγοράζονται ἀπό ιδιώτες.

Οἱ ἀριθμοί κλήσεως τῶν ἔσωτερικῶν συσκευῶν ἐνός Σ.Κ. εἶναι **ἔσωτερικοί ἀριθμοί** τῆς ἐγκαταστάσεως, οἱ ὅποιοι δέν ἀναγράφονται κατά κανόνα στόν τηλεφωνικό κατάλογο. Στόν κατάλογο καταχωρεῖται μόνο ἔνας ἥ περισσότεροι ἀριθμοί κλήσεως τοῦ Σ.Κ.

17.2 Κατηγορίες συνδρομητικῶν κέντρων.


Διακρίνομε πέντε βασικές κατηγορίες Σ.Κ., ἀνάλογα μὲ τόν τρόπο λειτουργίας τους:

- α) Ἐγκαταστάσεις σειρᾶς.
- β) Χειροκίνητα Σ.Κ.
- γ) Ἡμιαυτόματα Σ.Κ.
- δ) Αύτόματα Σ.Κ.
- ε) Πλήρως αύτόματα Σ.Κ. (Διεπιλογικά).

α) Ἐγκαταστάσεις σειρᾶς.

Σέ μια ἐγκατάσταση σειρᾶς, μία ἥ περισσότερες κύριες γραμμές Κ.Γ. περνοῦν ἀπό ὅλες τίς ἔσωτερικές τηλεφωνικές συσκευές Ε.Σ. καὶ καταλήγουν στή θέση τηλεφωνήτριας Θ.Τ. (σχ. 17.2), πού ἥ συσκευή τῆς εἶναι ὅμοια μὲ τίς ἄλλες. Οἱ εἰσερχόμενες κλήσεις φθάνουν στή Θ.Τ. καὶ ἥ τηλεφωνήτρια τίς διαβιβάζει στίς Ε.Σ., πού ἡ ζητοῦνται.

Ἐξερχόμενες συνδέσεις, ὅπως καὶ ἔσωτερικές συνδέσεις πραγματοποιεῖ ἔχωριστά δὲ συνδρομητής κάθε Ε.Σ. μὲ τή βοήθεια πλήκτρων, πού βρίσκονται στή συσκευή του. Σάν ἔξαίρεση, ἥ ἐγκατάσταση σειρᾶς δέν διαθέτει κεντρική διάταξη

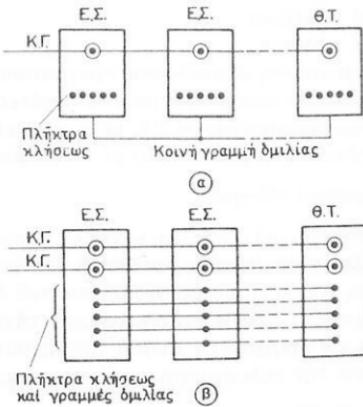

Σχ. 17.2.

Έγκατάσταση σειρᾶς μέ Κοινή έσωτερική γραμμή (α) καί μέ ξεχωριστές έσωτερικές γραμμές (β).

στήν όποια νά πραγματοποιούνται οι συνδέσεις τῶν γραμμῶν. Η έσωτερική έπικοινωνία μεταξύ τῶν Ε.Σ. διεξάγεται εἴτε μέσω μιᾶς κοινῆς έσωτερικῆς γραμμῆς δημιλίας [σχ. 17.2(α)], εἴτε μέσω ξεχωριστῶν έσωτερικῶν γραμμῶν, πού ένώνουν ὅλες τίς Ε.Σ. [σχ. 17.2(β)]. Στήν έγκατάσταση τοῦ σχήματος 17.2(α) μπορεῖ νά διεξάγεται ταυτόχρονα μία μόνο έσωτερική συνδιάλεξη, ένω ή έγκατάσταση τοῦ σχήματος 17.2(β) έπιτρέπει τή διεξαγωγή περισσότερων, ταυτόχρονα, έσωτερικῶν συνδιαλέξεων.

Οι έγκαταστάσεις σειρᾶς εἶναι άπλες στήν κατασκευή καί στή λειτουργία, άπαιτούν όμως μεγάλο άριθμό γραμμῶν μεταξύ τῶν Ε.Σ. "Ἔτσι ή χρήση τους περιορίζεται στίς περιπτώσεις πού οι Ε.Σ. εἶναι συγκεντρωμένες σέ μικρό χώρο καί ο άριθμός τους εἶναι μικρός. Συνήθως χρησιμοποιούνται έγκαταστάσεις σειρᾶς γιά μέχρι 5 ώς 6 Ε.Σ., οι οποίες έξυπηρετούνται από 1-2 κύριες γραμμές, ένω ή πιό μεγάλη χωρητικότητά τους εἶναι 10 Ε.Σ. μέ 4 κύριες γραμμές.

β) Χειροκίνητα Συνδρομητικά Κέντρα.

Στά κέντρα αὐτά, οι κύριες γραμμές άπό τό άστικό κέντρο καί οι δευτερεύουσες γραμμές άπό κάθε Ε.Σ. καταλήγουν σέ ένα **μεταλλάκτη**. "Ολες οι έσωτερικές συνδέσεις μεταξύ τῶν Ε.Σ. ὅπως καί οι εισερχόμενες καί έξερχόμενες έξωτερικές συνδέσεις πραγματοποιούνται χειροκίνητα άπό μιά ή περισσότερες τηλεφωνήτριες στό μεταλλάκτη.

Χειροκίνητα Σ.Κ. εἶναι άπλα στήν κατασκευή, ή λειτουργία τους όμως εἶναι σχετικά πολύπλοκη. Χρησιμοποιούνται κυρίως σέ περιπτώσεις, πού δέν εἶναι οίκονομή ή τοποθέτηση μιᾶς αύτόματης έγκαταστάσεως ή ὅταν εἶναι άπαραίτητο νά έλεγχονται τά πραγματοποιούμενα τηλεφωνήματα, π.χ. σέ ξενοδοχεῖα γιά νά είσπραττονται τά άνάλογα τέλη, σέ νοσοκομεῖα κλπ.

Διακρίνομε δύο βασικές κατηγορίες χειροκινήτων Σ.Κ.:

- Χειροκίνητα Σ.Κ. με κορδόνια.
- Χειροκίνητα Σ.Κ. με πλήκτρα.

Στά Σ.Κ. της πρώτης κατηγορίας οι συνδέσεις πραγματοποιούνται μέ κορδόνια, που καταλήγουν σε βύσματα καί τοποθετούνται στίς κυψέλες του μεταλλάκτη. Στή δεύτερη κατηγορία, που χρησιμοποιείται σέ Σ.Κ. μέ μικρό άριθμό συνδρομητῶν, οι συνδέσεις πραγματοποιούνται στό μεταλλάκτη μέ τή βοήθεια πλήκτρων.

γ) Ήμιαυτόματα Συνδρομητικά Κέντρα.

Σέ ήμιαυτόματα Σ.Κ. ύπάρχει μιά αύτόματη κεντρική ζευκτική διάταξη μέ έπιλογείς ή ζευκτικά πεδία. "Ολες οι **έσωτερικές συνδέσεις** πραγματοποιούνται αύτόματα από τούς συνδρομητές τοῦ κέντρου μέ τή βοήθεια τοῦ δίσκου τής συσκευής τους καί μέσω τής αύτόματης κεντρικής διατάξεως χωρίς τή μεσολάβηση τηλεφωνήτριας. Ή **είσερχόμενη καί έξερχόμενη κίνηση** τοῦ ήμιαυτόματου Σ.Κ. διεκπεριώνεται χειροκίνητα από τήν τηλεφωνήτρια τοῦ κέντρου.

δ) Αύτόματα Συνδρομητικά Κέντρα.

Σέ αύτόματα Σ.Κ. πραγματοποιούνται δλες οι **έσωτερικές συνδέσεις** αύτόματα από τούς συνδρομητές μέσω μιᾶς αύτόματης ζευκτικής διατάξεως, όπως στά ήμιαυτόματα κέντρα. Έκτός από αύτό όμως πραγματοποιούνται αύτόματα χωρίς τή μεσολάβηση τηλεφωνήτριας καί οι **έξερχόμενες** άστικές καί ύπεραστικές συνδέσεις. Ή είσερχόμενη κίνηση διεκπεραιώνεται χειροκίνητα από τήν τηλεφωνήτρια τοῦ κέντρου.

Τά αύτόματα Σ.Κ. διακρίνονται άναλογα μέ τόν άριθμό τῶν Ε.Σ., πού περιλαμβάνουν, σέ μικρά, μεσαῖα καί μεγάλα κέντρα. Μικρά κέντρα έχουν 1 κύρια γραμμή καί 1 ώς 9 Ε.Σ. Μεσαῖα κέντρα περιλαμβάνουν 2 ώς 10 κύριες γραμμές καί 10 ώς 100 Ε.Σ. Μεγάλα κέντρα έχουν τουλάχιστον 5 κύριες γραμμές καί 30 Ε.Σ. καί μπορούν νά έπεκταθοῦν άναλογα μέ τόν τύπο τους, εἴτε μέχρις ένα μέγιστο άριθμό συσκευῶν, π.χ. μέχρι 400 Ε.Σ. καί 40 κύριες γραμμές, εἴτε άπειροιστά.

ε) Πλήρως αύτόματα Συνδρομητικά Κέντρα (Διεπιλογικά).

Στά κέντρα αύτά διεκπεραιώνεται αύτόματα όχι μόνο ή **έσωτερική** καί ή **έξερχόμενη** κίνηση άλλα καί ή **είσερχόμενη κίνηση**. Ό καλών έξωτερικός συνδρομητής έχει τή δυνατότητα νά φθάσει μέχρι τή ζητούμενη Ε.Σ. μέ έπιλογή, χωρίς τή μεσολάβηση τηλεφωνήτριας. Ή έπιλογή στήν περίπτωση αύτή χαρακτηρίζεται **διεπιλογή**. Πλήρως αύτόματα Σ.Κ. κατασκευάζονται μόνο γιά μεγάλο άριθμό Ε.Σ.

"Οπωσδήποτε καί στά κέντρα αύτά ύπάρχουν τηλεφωνητριακές θέσεις γιά τήν έξυπηρέτηση τῶν συνδρομητῶν σέ διάφορες περιπτώσεις, όπως θά γνωρίσομε στό έπομενο κεφάλαιο.

Ή τεχνική τῶν αύτομάτων Σ.Κ. έξαρτάται από τό έπιλογικό σύστημα πού έφαρμόζεται (σύστημα άμεσης ή έμμεσης καθοδηγήσεως) καί από τό μέγεθός τους. Γενικά χρησιμοποιούνται τόσο έπιλογείς δσο καί ήλεκτρομηχανικά ζευκτικά πεδία από ρωστήρες ή ραβδεπαφικούς έπιλογείς. Τό τελευταίο διάστημα δημιούργησε τά δποία τείνουν νά έκτοπίσουν έντελως τά ήλεκτρομηχανικά Σ.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Σ.Κ.

18.1 Δυνατότητες συνδρομητικών κέντρων.

Η διεκπεραίωση τής έσωτερικής καί έξωτερικής κινήσεως ένός αύτόματου Σ.Κ. μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ περισσότερο ή λιγότερο άπλά γιά τούς συνδρομητές τού Σ.Κ. καί τούς έξωτερικούς συνδρομητές, άνάλογα μέ τίς **δυνατότητες** τίς όποιες παρουσιάζει τό κέντρο. Γιά οίκονομικούς καί άλλους λόγους, π.χ. γιά νά έλέγχονται οι πραγματοποιούμενες συνδέσεις, δέν δίνεται συνήθως σέ όλες τίς Ε.Σ. τό δικαίωμα νά χρησιμοποιούν άλες τίς δυνατότητες τού Σ.Κ.

Οι σπουδαιότερες δυνατότητες πού παρουσιάζουν σύγχρονα αύτόματα Σ.Κ. είναι οι έξης:

α) Δυνατότητα διεπιλογής.

Ένας συνδρομητής τοῦ άστικοῦ δικτύου, ό διποιος έπιθυμει νά συνδέθει μέ ένα συνδρομητή τοῦ Σ.Κ. έπιλέγει πρώτα τόν άριθμό κλήσεως τοῦ Σ.Κ., π.χ. τόν άριθμό 635, καί άμεσως μετά τόν έσωτερικό άριθμό κλήσεως τής ζητούμενης Ε.Σ., π.χ. τόν άριθμό 8236. "Ετσι φθάνει, κατ' εύθειαν στόν καλούμενο συνδρομητή χωρίς τή μεσολάβηση τηλεφωνήτριας τοῦ Σ.Κ.

Ίδιαίτερη σημασία έχει ή διεπιλογή γιά τίς εισερχόμενες ύπεραστικές κλήσεις, στίς όποιες δέν είναι ύποχρεωμένος ό καλών νά άναμενει μέχρι νά τόν συνδέσει ή τηλεφωνήτρια μέ τόν καλούμενο καί νά έπιβαρύνεται μέ έπι πλέον τέλος συνδιαλέξεως γιά τό χρόνο άναμονής. "Αν ό καλών συνδρομητής δέν γνωρίζει τόν έσωτερικό άριθμό κλήσεως τοῦ καλούμενου, μπορεῖ νά καλέσει τήν τηλεφωνητριακή θέση τοῦ Σ.Κ. προσθέτοντας ένα ψηφίο π.χ. τό 1, στόν άριθμό κλήσεως τοῦ Σ.Κ., έπιλέγοντας δηλαδή τόν άριθμό 6351, καί νά ζητήσει άπό τήν τηλεφωνήτρια νά τόν συνδέσει.

β) Δυνατότητα ένδιάμεσης έρωτήσεως.

Ο συνδρομητής τοῦ Σ.Κ., ό διποιος διεξάγει μιά **έξωτερική** συνδιάλεξη, είτε σάν καλών είτε σάν καλούμενος, έχει τή δυνατότητα, πιέζοντας π.χ. τό πλήκτρο γειώσεως τής συσκευής του, νά άποσυνδεθεῖ προσωρινά άπό τόν έσωτερικό συνδρομητή καί νά συνδέθει μέ έναν άλλο συνδρομητή τοῦ Σ.Κ. έπιλέγοντας τόν έσωτερικό άριθμό του. Ο έσωτερικός συνδρομητής άναμένει στό άκουστικό του, χωρίς

νά άκούει τήν έξωτερική συνδιάλεξη, μέχρι πού ό συνδρομητής του Σ.Κ. μέ πίεση πάλι τού πλήκτρου γειώσεως, ξανασυνδεθεῖ στήν έξωτερική γραμμή.

Μέ τήν **ένδιαμεση έρωτηση** διευκολύνεται πολύ ό έξωτερικός συνδρομητής, ό όποιος δέν είναι ύποχρεωμένος νά καλέσει δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ. συνδρομητή τού Σ.Κ. ή νά ξανακαλέσει τόν ίδιο συνδρομητή, όταν αύτός δέν είναι άμεσως σέ θέση νά τόν έξυπηρετήσει, άλλα χρειάζεται νά έρωτήσει καί νά συλλέξει πληροφορίες, κλπ. Ή δυνατότητα αύτή δέν υπάρχει στίς έσωτερικές συνδέσεις, έφ' όσον ένας συνδρομητής τού Σ.Κ. εύκολα μπορεῖ νά διακόψει καί νά καλέσει άλλον ή πάλι τόν ίδιο έσωτερικό συνδρομητή χωρίς οίκονομική έπιβάρυνση.

γ) Δυνατότητα μεταβιβάσεως συνδιαλέξεως.

‘Η ίδια διάταξη, πού χρησιμεύει στήν πραγματοποίηση ένδιαμεσης έρωτήσεως μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τή μεταβίβαση μιᾶς έξωτερικής συνδιαλέξεως άπό μιά Ε.Σ. σέ άλλη Ε.Σ. ή στή θέση τηλεφωνήτριας τού Σ.Κ. ‘Υπάρχουν διάφοροι τρόποι γιά τήν πραγματοποίηση τής μεταβιβάσεως. ’Οταν π.χ. ό συνδρομητής τής Ε.Σ.1 έχει συνδεθεῖ ένδιαμεσα μέ τήν Ε.Σ.2, μπορεῖ νά παρακαλέσει τό συνδρομητή της νά συνεχίσει τήν έξωτερική συνδιάλεξη. ’Ο συνδρομητής τής Ε.Σ.2 συνδέεται μέ τήν έξωτερική γραμμή πιέζοντας τό πλήκτρο γειώσεως του, ένω ό συνδρομητής τής Ε.Σ.1 άποθέτει τό άκουστικό του. Μέ τόν τρόπο αύτό ό έξωτερικός συνδρομητής μπορεῖ νά συνδεθεῖ διαδοχικά μέ άρκετούς έσωτερικούς συνδρομητές έξοικονομώντας χρόνο καί τά άνάλογα τέλη ζεχωριστῶν κλήσεων.

δ) Δυνατότητα άναμονής τού καλούντος.

‘Οταν μία Ε.Σ. είναι κατειλημμένη, μπορεῖ ένας έξωτερικός συνδρομητής, πού έπιθυμεῖ νά συνδεθεῖ μαζί της, νά άναμείνει μέχρι νά έλευθερωθεῖ ή γραμμή. Ή δυνατότητα αύτή υπάρχει τόσο όταν ή σύνδεση έχει πραγματοποιηθεῖ χειροκίνητα μέσω τηλεφωνήτριας τού Σ.Κ., όσο καί όταν έχει πραγματοποιηθεῖ μέ διεπιλογή, όπότε μεταβιβάζεται αύτόματα στή θέση τηλεφωνήτριας σέ περίπτωση πού ό καλούμενος είναι κατειλημμένος. Ή τηλεφωνήτρια τού κέντρου προετοιμάζει τή σύνδεση, ή όποια πραγματοποιεῖται μόλις τελειώσει ή προηγούμενη συνδιάλεξη.

ε) Δυνατότητα έπισυνδέσεως τής τηλεφωνήτριας.

Σέ περίπτωση πού ή ζητούμενη Ε.Σ. είναι κατειλημμένη καί ό καλών έξωτερικός συνδρομητής πραγματοποιεῖ ύπεραστική κλήση, μπορεῖ ή τηλεφωνήτρια νά έπισυνδεθεῖ στή συνδιάλεξη τής Ε.Σ. καί νά ζητήσει άπό τό συνδρομητή της νά τερματίσει τήν άστική συνδιάλεξη γιά νά πάρει τήν ύπεραστική κλήση. ’Ετσι δέν ύποχρεώνεται ό ύπεραστικός συνδρομητής νά άναμείνει πολύ, πληρώνοντας τό χρόνο άναμονής.

Μέ τήν έπισυνδέση έχει τή δυνατότητα ή τηλεφωνήτρια νά παρεμβάλλεται στίς διεξαγόμενες συνδιαλέξεις τού Σ.Κ. καί νά άκούει τό διάλογο. Γιά νά έξασφαλιστεῖ τό άπόρρητο τῶν συνδιαλέξεων, άποστέλλεται στή γραμμή μέ τήν έπισυνδέση ένα άκουστικό σήμα, τό όποιο ειδοποιεῖ τούς συνδρομητές γιά τήν παρεμβολή.

στ) Δυνατότητα νυκτερινῶν συνδέσεων.

‘Άν τό Σ.Κ. δέν έχει τή δυνατότητα διεπιλογῆς, είναι άπαραίτητο νά μποροῦν νά

καλοῦνται τή νύκτα, όταν δέν έργαζεται, ή όταν άπουσιάζει ή τηλεφωνήτρια τοῦ κέντρου, μία ή περισσότερες Ε.Σ., π.χ. ό Θυρωρός τοῦ κτιρίου τής έπιχειρήσεως, ούπεύθυνος τής νυκτερινής βάρδιας ένός έργοστασίου κλπ. Μέ ειδικές διατάξεις είναι δυνατόν νά μεταβιβάζονται οι κλήσεις **δλων** τῶν κυρίων γραμμῶν τοῦ Σ.Κ. σέ μιά Ε.Σ., ή όποια έκτελει χρέη θέσεως τηλεφωνήτριας τή νύκτα (γενική νυκτερινή σύνδεση). Έπισης είναι δυνατόν νά συνδέονται τή νύκτα ή όταν άπουσιάζει ή τηλεφωνήτρια δρισμένες ή δλες οι κύριες γραμμές τοῦ Σ.Κ. **χωριστά** σέ ισαριθμες Ε.Σ. Από τίς Ε.Σ. αυτές μπορούν νά μεταβιβάζονται οι κλήσεις στίς ύπόλοιπες Ε.Σ. τής έγκαταστάσεως κατά τά γνωστά (άπλη νυκτερινή σύνδεση). Τέλος είναι δυνατόν νά συνδέεται μέρος τῶν κυρίων γραμμῶν σέ μιά Ε.Σ. καί ή κάθε μιά άπό τίς ύπόλοιπες σέ ξεχωριστή Ε.Σ. (μικτή νυκτερινή σύνδεση).

ζ) Δυνατότητα αύτόματης μεταβιβάσεως κλήσεως.

Είναι δυνατόν μιά κλήση, ή όποια μένει άναπάντητη άπο μιά Ε.Σ. νά μεταβιβαστεῖ αύτόματα μετά τήν παρέλευση δρισμένου χρόνου, π.χ. 25 sec σέ μιάν άλλη Ε.Σ. ή νά έπιστρέψει στή θέση τηλεφωνήτριας.

Άκομα είναι δυνατό νά μεταβιβαστεῖ μιά έξωτερική κλήση αύτόματα άπο τή θέση τηλεφωνήτριας σέ άλλη Ε.Σ. τοῦ κέντρου, έφ' όσον δέν άπαντηθεῖ άπο τήν τηλεφωνήτρια μέσα σέ δρισμένο χρονικό διάστημα (περίπτωση πού άπουσιάζει ή τηλεφωνήτρια).

η) Δυνατότητα φραγής δρισμένων συνδέσεων.

Γιά οίκονομικούς λόγους είναι άπαραίτητο νά έμποδίζεται ή πραγματοποίηση άπο ένα άριθμό Ε.Σ. δρισμένων κλήσεων, π.χ. ύπεραστικών κλήσεων ή κλήσεων σέ 'Υπηρεσίες (πληροφορίες κλπ.), όταν οι έξερχόμενες συνδέσεις πραγματοποιούνται αύτόματα άπο τούς έσωτερικούς συνδρομητές. Η παρεμπόδιση έπιτυγχάνεται μέ μιά ειδική διάταξη φραγής, ή όποια παρακολουθεῖ τά ψηφία, πού έπιλέγει ο συνδρομητής. Έφ' όσον έπιλεγει ένα άπαγορευμένο ψηφίο, ή διάταξη «μπλοκάρει» αύτόματα τή σύνδεση καί άποσυνδέει τό συνδρομητή.

θ) Δυνατότητα άλιστωτῶν συνδέσεων.

"Όταν ένας συνδρομητής τοῦ έξωτερικοῦ άστικοῦ ή ύπεραστικοῦ δικτύου έπιθυμεῖ νά συνδεθεῖ διαδοχικά μέ περισσότερους έσωτερικούς συνδρομητές, μπορεῖ νά τό δηλώσει στήν τηλεφωνήτρια, ή όποια μέ κατάλληλους χειρισμούς στή μεταλλακτική συσκευή κατορθώνει νά ειδοποιεῖται μετά τό τέλος κάθε συνδιαλέξεως καί νά πραγματοποιεῖ τήν έπόμενη σύνδεση.

ι) Δυνατότητα μεταβιβάσεως στοιχείων (DATA).

Μέ πρόσθετη διάταξη γίνεται δυνατή ή μεταβίβαση στοιχείων μέσω συνδρομητικῶν κέντρων. Γιά τή μεταβίβαση αύτή χρησιμοποιεῖται τό κοινό τηλεφωνικό δίκτυο.

18.2 Δυνατότητες έσωτερικῶν συσκευῶν.

"Οπως άναφέραμε προηγουμένως, δλες οι Ε.Σ. ένός αύτόματου Σ.Κ. δέν έχουν

τά ίδια δικαιώματα στήν πραγματοποίηση συνδέσεων. Στά έπόμενα περιγράφονται σύντομα οι δυνατότητες που μπορεῖ νά έχει μιά Ε.Σ.

1) **Ε.Σ. μέ πλήρη δυνατότητα ἐπικοινωνίας μέ τό ἀστικό κέντρο (έξωδικαιούχες Ε.Σ.)** μποροῦν νά πραγματοποιοῦν αύτόματα, μέ ἐπιλογή, ἐσωτερικές καί ἔξερχόμενες συνδέσεις. Εἰσερχόμενες κλήσεις διεκπεραιώνονται εἴτε χειροκίνητα ἀπό τηλεφωνήτρια, εἴτε ἐντελῶς αύτόματα, ἐφ' ὅσον ύπάρχει διεπιλογή.

2) **Ε.Σ. μέ μερική δυνατότητα ἐπικοινωνίας μέ τό ἀστικό κέντρο (ήμιεξωδικαιούχες Ε.Σ.)** μποροῦν νά πραγματοποιοῦν αύτόματες ἐσωτερικές συνδέσεις, ἀλλά ἔξερχόμενες συνδέσεις μόνο μέσω τῆς τηλεφωνήτριας τοῦ Σ.Κ. Εἰσερχόμενες κλήσεις διεκπεραιώνονται ὥπως στήν προηγούμενη περίπτωση, εἴτε χειροκίνητα εἴτε αύτόματα.

3) **Ε.Σ. χωρίς δυνατότητα συνδέσεως μέ τό ἀστικό κέντρο (έσωδικαιούχες Ε.Σ.)** δέν μποροῦν νά συνδεθοῦν μέ τό ἀστικό δίκτυο οὔτε σέ ἔξερχόμενη οὔτε σέ εἰσερχόμενη κατεύθυνση, μποροῦν όμως νά πραγματοποιοῦν αύτόματα ἐσωτερικές συνδέσεις μέ τίς ὑπόλοιπες συσκευές τοῦ Σ.Κ.

4) **Ε.Σ. μέ δυνατότητα πραγματοποίησεως ὑπεραστικῶν συνδέσεων (τηλεδικαιούχες Ε.Σ.)** μποροῦν νά πραγματοποιοῦν αύτόματα μέ ἐπιλογή ὑπεραστικές κλήσεις. Σέ Ε.Σ. χωρίς αύτή τή δυνατότητα μπορεῖ νά δοθεῖ τό δικαίωμα νά πραγματοποιοῦν ὑπεραστικές συνδέσεις μέσω τῆς τηλεφωνήτριας τοῦ Σ.Κ.

ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

19.1 Γενικά.

Στό Τρίτο Μέρος τοῦ βιβλίου καί είδικά στό κεφάλαιο γιά τά Αύτόματα Άστικά Τηλεφωνικά Κέντρα εϊδαμε, ότι σέ μιά διάσταση τῶν συνδέσεων, πολύ λιγότερα δργανα καί γραμμές ἀπό ὅσος εἶναι ὁ ἀριθμός τῶν συνδρομητῶν τῆς διάστασης, π.χ. σέ 100 συνδρομητές χορηγοῦνται 10 I.O.E. Αύτό γίνεται γιά λόγους ἔξοικονομήσεως ἔξοπλισμοῦ καί στηρίζεται στό γεγονός, ότι δόλοι οι συνδρομητές μιᾶς διάστασης δέν πραγματοποιοῦν ταυτόχρονα συνδέσεις, ἀλλά μόνο ἐνα ποσοστό ἀπό αὐτούς, π.χ. 10% τήν ἴδια χρονική στιγμή. Τό ποσοστό αύτό ἀλλάζει ἀπό στιγμή σέ στιγμή κατά τή διάρκεια τοῦ 24ωρου κι' ἐπίσης εἶναι διαφορετικό στίς διάφορες μέρες τοῦ χρόνου. Τή νύχτα π.χ. ἐλάχιστοι συνδρομητές τηλεφωνοῦν, ἐνώ στίς ἐργάσιμες ὥρες παρουσιάζεται μεγάλη κίνηση. "Ἄν καταγράψομε τόν ἀριθμό τῶν ταυτοχρόνων συνδιαλέξεων σε μιᾶς διάστασης συνδρομητῶν μέν κοινά χαρακτηριστικά κατά τή διάρκεια ἐνός 24ωρου, θά πάρομε μιά καμπύλη, πού θά ἔχει περίπου τή μορφή πού φαίνεται στό σχήμα 19.1. Ἡ καμπύλη αύτή θά εἶναι βέβαια διαφορετική κάθε μέρα γιά τήν ἴδια διάσταση συνδρομητῶν, ἀλλά θά εἶναι διαφορετική καί τήν ἴδια μέρα σέ διαφορετικές διάστασης συνδρομητῶν.

'Εφ' ὅσον, τώρα, ὁ ἀριθμός τῶν πραγματοποιουμένων ταυτόχρονα συνδιαλέξεων δέν εἶναι σταθερός, ἀλλά ἐξαρτάται ἀπό τούς συνδρομητές οι διαφορετικές συνδρομητές στην κατά βούληση, εἶναι φανερό πώς γιά νά ύπολογιστεῖ σωστά ὁ ἀριθμός τῶν ὄργανων καί γραμμῶν, πού χρειάζονται γιά νά ἔχουν πρέπει στατιστικά ή τηλεφωνική κίνηση πού δημιουργοῦν οι συνδρομητές. Ἀκόμα εἶναι ἀπαραίτητο νά μελετηθεῖ ὡραίως τηλεφωνικό κέντρο. Μέ τή μελέτη τῆς τηλεφωνικῆς κίνησεως καί τούς ύπολογισμούς τοῦ ἀπαραίτητου πλήθους τῶν ὄργανων καί γραμμῶν τῶν τηλεφωνικῶν κέντρων καί δικτύων ἀσχολεῖται ἡ **Θεωρία τῆς Τηλεφωνικῆς Κίνησεως**.

Ἡ Θεωρία τῆς Τηλεφωνικῆς Κίνησεως εἶναι ἀπαραίτητη, γιατί στούς ύπολογισμούς τηλεφωνικῶν ἐγκαταστάσεων πρέπει νά συμβιβάζονται δυσό ἀντίθετες ἀπαιτήσεις: ἡ **σύντομη ἔξυπηρέτηση** τοῦ συνδρομητή, ἡ όποια ἀπαιτεῖ νά ύπάρχει διαθέσιμος μεγάλος ἀριθμός ὄργανων καί γραμμῶν, ὥστε ὁ συνδρομητής νά πραγματοποιεῖ τήν σύνδεση σχεδόν πάντοτε μέ τήν πρώτη προσπάθεια, καί τό **χα-**

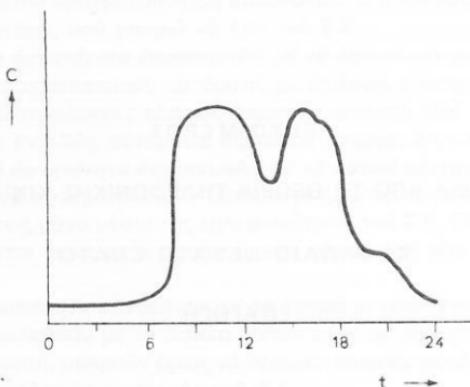

Σχ. 19.1.

Μεταβολή του άριθμού των ταυτοχρόνων συνδιαλέξεων κατά τη διάρκεια του 24ώρου.

μηλό κόστος τής έγκαταστάσεως, πού άπαιτει νά έξυπηρετούνται οι συνδρομητές μέ σσο τό δυνατόν λιγότερα δργανα και γραμμές. Έκτός από αύτό είναι άπαραίτητο νά ύπάρχουν τρόποι ύπολογισμού τής **άποδδσεως** τηλεφωνικῶν έγκαταστάσεων, ώστε νά είναι δυνατή ή άντικειμενική σύγκριση και άξιολόγηση έγκαταστάσεων διαφορετικού τύπου.

19.2 Συστήματα άπωλειῶν και συστήματα άναμονῆς.

"Οταν ένας συνδρομητής έπιχειρει νά πραγματοποιήσει μιά σύνδεση και δέν ύπάρχει έλευθερη γραμμή γιά τήν προώθησή της, δύο γεγονότα μπορει νά συμβοῦν:

α) Ο συνδρομητής **παίρνει τό σήμα του κατειλημμένου**, διακόπτει τή σύνδεση και έπιχειρει ύστερα άπο λίγο νά πραγματοποιήσει ξανά τή σύνδεση. Ή σύνδεση, πού δέν πραγματοποιήθηκε, θεωρεῖται **άπωλεια** και τό τηλεφωνικό σύστημα, πού έργάζεται μ: αύτό τόν τρόπο, ονομάζεται **σύστημα άπωλειῶν**. "Αν, π.χ., από 100 δοκιμές συνδέσεως οι δύο δέν φέρνουν άποτέλεσμα, λέμε ότι τό σύστημα παρουσιάζει 2% άπωλειες.

β) Ο συνδρομητής **περιμένει** μέχρι νά έλευθερωθει μιά γραμμή και νά συνεχιστεῖ ή άποκατάσταση τής συνδέσεως του. Τό σύστημα, πού ονομάζεται **σύστημα άναμονῆς**, ένταμιεύει στήν περίπτωση αύτή τήν έπιθυμία τού συνδρομητή και τόν έξυπηρετει άμεσως μόλις ύπάρχει ή δυνατότητα.


Σέ **σύγχρονα** τηλεφωνικά κέντρα έφαρμόζεται γενικά τό σύστημα άπωλειῶν. Ένδιάμεσες διατάξεις των τηλεφωνικῶν συστημάτων έμμεσης έπιλογῆς έργαζονται κατά τό σύστημα άναμονῆς. Τό μέγεθος των άπωλειῶν και ή διάρκεια άναμονῆς άποτελούν τά βασικά μέτρα άξιολογήσεως τής ποιότητας διεκπεραιώσεως τής κινήσεως των δύο συστημάτων. Ό ύπολογισμός των μεγεθῶν αύτῶν σέ διάφορες **ζευκτικές** διατάξεις άποτελει ένα βασικό άντικείμενο τής Θεωρίας Τηλεφωνικῆς Κινήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

20.1 Σύστημα άπωλειῶν.

Σέ κάθε ζευκτική διάταξη τηλεφωνικοῦ κέντρου, π.χ. σέ κάθε βαθμίδα έπιλογών, διακρίνομε προσερχόμενες και άπερχόμενες γραμμές, όπως γνωρίσαμε στήν παράγραφο 13.3 στό Τρίτο Μέρος τοῦ βιβλίου (σχ. 20.1). Προορισμός τῆς ζευκτικῆς διατάξεως εἶναι νά συνδέσει μιά προσερχόμενη μέ μιά άπερχόμενη γραμμή. Γιά τό σκοποῦ αὐτό **καταλαμβάνεται** σέ κάθε σύνδεση, όπως ξέρομε, μιά έλευθερη άπερχόμενη γραμμή, ή όποια παραμένει κατειλημένη σ' όλο τό διάστημα πού διαρκεῖ ή σύνδεση. 'Ο συνολικός χρόνος, πού βρίσκεται κατειλημένη μιά γραμμή ή ἔνα ὄργανο τοῦ κέντρου μέσα σέ όρισμένο χρονικό διάστημα T , τό διά-

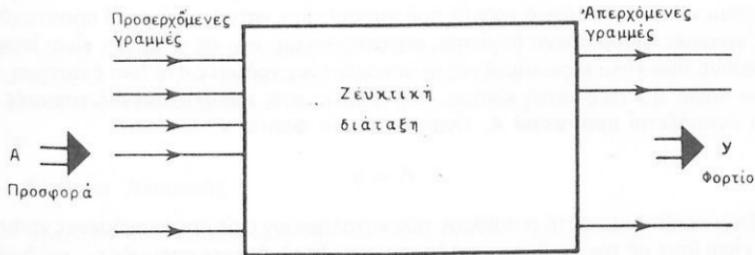

Σχ. 20.1.

Διεκπεραίωση τῆς κινήσεως σέ ζευκτική διάταξη τηλεπικοινωνιακοῦ κέντρου.

στημα παρατηρήσεως, π.χ. σέ 24 ὥρες, χαρακτηρίζει τό **μέγεθος τῆς τηλεπικοινωνιακῆς κινήσεως** ή ἀπλά τήν **τηλεπικοινωνιακή κίνηση**, πού διεκπεραιώνει ή γραμμή ή τό ὄργανο στό διάστημα αὐτό. 'Ο συνολικός χρόνος, πού βρίσκονται κατειλημένες ὅλες οι άπερχόμενες γραμμές τῆς ζευκτικῆς διατάξεως στό διάστημα παρατηρήσεως T , δίνει τήν τηλεπικοινωνιακή κίνηση Y , πού διεκπεραιώνει ή ζευκτική διάταξη στό διάστημα αὐτό. 'Η κίνηση Y προκύπτει ἀπό τήν ἀθροιση τῶν χρόνων καταλήψεως ὅλων τῶν άπερχομένων γραμμῶν στό διάστημα παρατηρήσεως T .

'Η Y προσδιορίζεται συνήθως ἀπό τό συνολικό ἀριθμό τῶν καταλήψεων τῶν άπερχομένων γραμμῶν c_A , πολλαπλασιασμένο μέ μιά μέση διάρκεια καταλήψεως κάθε γραμμῆς t_m :

$$Y = c_A \cdot t_m$$

Η τηλεφωνική κίνηση, πού διεκπεραιώνει κατά **μέσο ορό** ή διάταξη στή μονάδα του χρόνου, δηλαδή σέ διάστημα μιᾶς ώρας, όνομάζεται **φορτίο γ** της διατάξεως:

$$y = \frac{Y}{T} = \frac{c_A t_m}{T}$$

Τό γ είναι άδιάστατο μέγεθος, όπως φαίνεται από τόν τύπο, τοῦ ἔχει διθεῖ ὅμως ή μονάδα Έρλάνγκ (Erlang) [Erl] πρός τιμή τοῦ Δανοῦ μαθηματικοῦ **A.K. Erlang** (1878 - 1929), ό όποιος συνέβαλε πολύ στήν άνάπτυξη τῆς Θεωρίας Τηλεφωνικῆς Κίνησεως. "Ενα (1) Erl σημαίνει ότι σέ διάστημα μιᾶς ώρας έμφανίζεται τηλεφωνική κίνηση μιᾶς ώρας, 5 Erl οτι σέ διάστημα μιᾶς ώρας έμφανίζεται κίνηση 5 ώρων.

"Αν ύποθέσομε, ότι μιά γραμμή είναι συνεχῶς κατειλημμένη σέ διάστημα μιᾶς ώρας, ή γραμμή αύτή διεκπεραιώνει κίνηση 1 Erl. "Η κίνηση αύτή είναι τό **μέγιστο φορτίο** γ πού μπορεῖ νά διεκπεραιώσει μιά γραμμή καί γιά νά συμβεῖ αύτό θά πρέπει ή μιά κατάληψη τῆς γραμμῆς νά άκολουθεῖ άμέσως τήν προηγούμενη, χωρίς νά μεσολαβεῖ νεκρός χρόνος. (Στήν πράξη μιά γραμμή διεκπεραιώνει βέβαια πολύ λιγότερη κίνηση γ από 1 Erl). "Ετοι ή άριθμητική τιμή τού γ δίνει ταυτόχρονα τόν άριθμό τῶν γραμμῶν, πού είναι **συνεχῶς** κατειλημμένες κατά **μέσο ορό** σέ διάστημα μιᾶς ώρας.

"Αν ύποθέσομε ότι ο άριθμός τῶν άπερχομένων γραμμῶν στή διάταξη τοῦ σχήματος 20.1 είναι άρκετά μεγάλος, ώστε κάθε προσερχόμενη γραμμή, πού καταλαμβάνεται σέ μιά χρονική στιγμή, νά βρίσκει έλευθερη καί νά συνδέεται μέ μιά άπερχόμενη γραμμή, τότε ο χρόνος πού παραμένουν κατειλημμένες οι προσερχόμενες γραμμές σέ διάστημα παρατηρήσεως, π.χ. σέ μιά ώρα, είναι ίσος μέ το χρόνο πού είναι κατειλημμένες οι άπερχόμενες γραμμές στό ίδιο διάστημα. Μέ άλλα λόγια ή τηλεφωνική κίνηση, πού φθάνει στίς **προσερχόμενες γραμμές** καί πού όνομάζεται **προσφορά A**, είναι ίση μέ τό φορτίο γ:

$$A = y$$

Στήν περίπτωση αύτή ο άριθμός τῶν καταλήψεων στίς προσερχόμενες γραμμές c_η είναι ίσος μέ τόν άριθμό καταλήψεων στίς άπερχόμενες γραμμές c_A καί ή μέση διάρκεια καταλήψεως μιᾶς προσερχόμενης γραμμῆς είναι t_m, δσο δηλαδή καί μιᾶς άπερχόμενης γραμμῆς:

$$A = y = c_{\eta} t_m = c_A t_m$$

Στήν πραγματικότητα οι άπερχόμενες γραμμές δέν μποροῦν νά διεκπεραιώνουν πάντοτε δλόκληρη τήν προσφορά A, γιατί ο άριθμός τους περιορίζεται γιά λόγους οίκονομικούς σέ τόσες μόνο γραμμές πού έξυπηρετοῦν τή βασική κίνηση καί μικρές αίχμες κινήσεως, ένω δέν μποροῦν νά έξυπηρετήσουν τίς πολύ υψηλές αίχμες κινήσεως, πού έμφανίζονται σέ μικρά χρονικά διαστήματα. "Ετοι δισμένος άριθμός c_B από τίς συνολικές καταλήψεις c_η τῶν προσερχόμενων γραμμῶν δέν βρίσκει έλευθερη άπερχόμενη γραμμή καί παίρνει τό σήμα κατειλημμένου. Τό c_B είναι μεγαλύτερο τοῦ c_A καί ίσχυει:

$$c_B = c_A + c_B$$

Ό άριθμός τῶν ἀνεπιτυχῶν καταλήψεων c_B πρός τὸν ἄριθμό τῶν προσφερομένων καταλήψεων c_A σὲ ὁρισμένο διάστημα δίνει τὸ **συντελεστὴν** ἢ **πιθανότητα ἀπωλειῶν** B τῆς διατάξεως στὸ διάστημα αὐτό:

$$B = \frac{c_B}{c_A}$$

Μερικές φορές άναγονται οἱ ἀνεπιτυχεῖς καταλήψεις c_B στὸν ἄριθμό τῶν ἔπιτυχῶν καταλήψεων c_A , δόποτε προκύπτει ἔνας δεύτερος συντελεστής ἢ πιθανότητα ἀπωλειῶν V :

$$V = \frac{c_B}{c_A}$$

Τά B καὶ V δίνονται συνήθως σὲ %. Μεταξὺ τῶν δύο συντελεστῶν ἴσχουν οἱ σχέσεις:

$$B = 100 \frac{V}{1 + V} [\%] \quad \text{καὶ} \quad V = 100 \frac{B}{1 - B} [\%]$$

Ἡ προσφερόμενη κίνηση A ὑπολογίζεται ἀπό τὸν τύπο:

$$A = \frac{c_A t_m}{T} = \frac{(c_A + c_B) t_m}{T}$$

Μέ μέση διάρκεια καταλήψεως t_m ὑπολογίζονται δηλαδὴ καὶ οἱ ἀνεπιτυχεῖς καταλήψεις c_B , παρ' ὅλο ὅτι οἱ καταλήψεις αὐτές ἐγκαταλείπουν τὸ σύστημα μόλις πάρουν τὸ σήμα κατειλημμένου καὶ ἡ μέση διάρκειά τους εἶναι πολὺ μικρότερη ἀπό τὴν t_m .

20.2 Σύστημα Ἀναμονῆς.

Ἡ ποιότητα διεκπεραιώσεως τῆς κινήσεως σὲ συστήματα ἀναμονῆς ὁρίζεται συνήθως μὲ τὰ ἀκόλουθα τρία μεγέθη:

α) Πιθανότητα ἀναμονῆς.

Δίνεται ἀπό τὸ πηλίκο τῶν κλήσεων σὲ ὁρισμένο χρονικό διάστημα πού ὑποχρεώνονται νά περιμένουν, ἐπειδὴ δέν ὑπάρχουν ἐλεύθερες ἀπερχόμενες γραμμές, πρός τὸ συνολικό ἄριθμό τῶν κλήσεων στὸ διάστημα αὐτό.

β) Μέση διάρκεια ἀναμονῆς.

Εἶναι ἡ διάρκεια ἀναμονῆς κατά μέσο ὅρο μιᾶς κλήσεως, πού περιμένει νά συνεθεῖ.

γ) Πιθανότητα ὑπερβάσεως ὁρισμένης διάρκειας ἀναμονῆς t .

Δίνεται ἀπό τὸ πηλίκο τῶν κλήσεων σὲ ὁρισμένο χρονικό διάστημα οἱ ὀποῖες περιμένουν περισσότερο ἀπό t , πρός τὸ συνολικό ἄριθμό τῶν κλήσεων στὸ διάστημα αὐτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Γιά τόν ύπολογισμό τού ἀριθμοῦ τῶν ἀπερχομένων γραμμῶν N, πού ἀπαιτοῦνται γιά τή διεκπεραίωση ὄρισμένης προσφορᾶς A σέ μιά ζευκτική διάταξη ἀπώλειῶν, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ γνώση πρώτα τῶν ἐπιτρεπομένων ἀπώλειῶν κινήσεως B(V) καί κατόπιν τοῦ τρόπου, μέ τόν ὅποιο συνδέονται οἱ προσερχόμενες γραμμές μέ τίς ἀπερχόμενες. Ἀν οἱ ἀπερχόμενες δέσμες εἶναι **τέλειες**, ἀρκοῦν γιά τόν ὑπολογισμό τού N τά μεγέθη A καί B. Σέ **ἀτελεῖς δέσμες** λαμβάνεται ὑπόψη καί ἡ προσιτότητα κ τῆς δέσμης.

Τά μεγέθη A,B,Ν καί N στίς τέλειες δέσμες καί A,B,Ν καί κ στίς ἀτελεῖς δέσμες ἔχουν συνδυαστεῖ σέ μαθηματικούς τύπους, πού ἔχουν προκύψει τόσο ἀπό θεωρητικές μελέτες, ὅσο καί ἀπό ἐμπειρικές παρατηρήσεις σέ ἥδη λειτουργοῦσες τηλεφωνικές ἔγκαταστάσεις καί σέ πρότυπα (μοντέλα) τέτοιων ἔγκαταστάσεων. Τά ἀριθμητικά ἀποτελέσματα ἀπό τήν ἐφαρμογή τῶν τύπων αὐτῶν γιά διάφορες τιμές τῶν μεγεθῶν, ἔχουν συνοψιστεῖ σέ πίνακες ἡ ἔχουν παρασταθεῖ γραφικά μέ καμπύλες. Ἐτοι εἶναι εὔκολο νά ύπολογίσει κανείς ὅποιοδήποτε μέγεθος, ἐφόσον γνωρίζει τά ὑπόλοιπα δύο ἢ τρία μεγέθη.

Στούς Πίνακες π.χ. 21.1 καί 21.2 διαβάζομε ὅτι σέ μιά βαθμίδα τηλεφωνικοῦ κέντρου χρειάζονται $N = 20$ γραμμές γιά τή διεκπεραίωση κινήσεως A = 12,0 Erl μέ ἀπώλεια B = 1%, ἐφόσον ἡ δέσμη τῶν γραμμῶν εἶναι τέλεια καί N = 23 γιά τή διεκπεραίωση τῆς ἴδιας κινήσεως μέ τίς ἴδιες ἀπώλειες. ἐφόσον ἡ δέσμη εἶναι ἀτελής μέ προσιτότητα k = 10.

Ίδιαίτερη σημασία γιά τό σωστό ύπολογισμό τῶν ἀπαιτουμένων γραμμῶν ἔχει ἡ τιμή τῆς προσφορᾶς A, πού θά μπει σά βάση κι ἐπίσης τό χρονικό διάστημα, στό ὅποιο θά ἐμφανίζεται ἡ ἀπώλεια B(V). 'Οπως ἀναφέραμε προηγουμένων ἡ A δέν εἶναι σταθερή, ἀλλά ἀλλάζει κατά τή διάρκεια τοῦ 24ωρου κλπ. (σχ. 19.1). 'Αποτέλεσμα εἶναι νά ἀλλάζει καί ἡ ἀπώλεια B τίς διάφορες ὡρες τοῦ 24ωρου ἐφόσον ὁ ἀριθμός τῶν ἀπερχομένων γραμμῶν, πού ἔχει πρητετοῦ τήν κίνηση A, παραμένει σταθερός. Γιά νά εἶναι σέ θέση μιά ζευκτική διάταξη νά διεκπεραιώνει κανονικά τήν κίνηση δλόκληρο τό 24ωρο παίρνεται σά βάση ύπολογισμοῦ τῶν ἀπαιτουμένων ἀπερχομένων γραμμῶν ἡ κίνηση A, πού ἐμφανίζεται τήν ὥρα τῆς **μέγιστης τηλεφωνικῆς κινήσεως** (Ω.Μ.Κ) (αίχμης) στή διάταξη. 'Ακόμα, ἡ ἀπώλεια B ὀρίζεται γιά τήν ὥρα τῆς μέγιστης τηλεφωνικῆς κινήσεως. 'Ετοι ἔξασφαλίζεται, ὅτι δλες τίς ἄλλες ὡρες τοῦ 24ωρου ἡ ἀπώλεια B τῆς διατάξεως θά εἶναι μικρότερη ἀπό τήν ἀπώλεια στήν ὥρα μέγιστης κινήσεως, πού ἔχει μπει σά βάση στόν ύπολογισμό τῶν γραμμῶν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.1.

A (Erl)

B

N	B																									
	0.01%		0.02%		0.03%		0.05%		0.1%		0.2%		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		0.7%		0.8%		0.9%	
1	.0001	.0002	.0003	.0005	.0010	.0020	.0030	.0040	.0050	.0060	.0070	.0081	.0091													
2	.0142	.0202	.0248	.0321	.0458	.0653	.0806	.0937	.105	.116	.126	.135	.144													
3	.0868	.110	.127	.152	.194	.249	.289	.321	.349	.374	.397	.418	.437													
4	.235	.282	.315	.362	.439	.535	.602	.656	.701	.741	.777	.810	.841													
5	.452	.527	.577	.649	.762	.900	.994	1.07	1.13	1.19	1.24	1.28	1.32													
6	.728	.832	.900	.996	1.15	1.33	1.45	1.54	1.62	1.69	1.75	1.81	1.86													
7	1.05	1.19	1.27	1.39	1.58	1.80	1.95	2.06	2.16	2.24	2.31	2.38	2.44													
8	1.42	1.58	1.69	1.83	2.05	2.31	2.48	2.62	2.73	2.83	2.91	2.99	3.06													
9	1.83	2.01	2.13	2.30	2.56	2.85	3.05	3.21	3.33	3.44	3.54	3.63	3.71													
10	2.26	2.47	2.61	2.80	3.09	3.43	3.65	3.82	3.96	4.08	4.19	4.29	4.38													
11	2.72	2.96	3.12	3.33	3.65	4.02	4.27	4.45	4.61	4.74	4.86	4.97	5.07													
12	3.21	3.47	3.65	3.88	4.23	4.64	4.90	5.11	5.28	5.43	5.55	5.67	5.78													
13	3.71	4.01	4.19	4.45	4.83	5.27	5.56	5.78	5.96	6.12	6.26	6.39	6.50													
14	4.24	4.56	4.76	5.03	5.45	5.92	6.23	6.47	6.66	6.83	6.98	7.12	7.24													
15	4.78	5.12	5.34	5.63	6.08	6.58	6.91	7.17	7.38	7.56	7.71	7.86	7.99													
16	5.34	5.70	5.94	6.25	6.72	7.26	7.61	7.88	8.10	8.29	8.46	8.61	8.75													
17	5.91	6.30	6.55	6.88	7.38	7.95	8.32	8.60	8.83	9.03	9.21	9.37	9.52													
18	6.50	6.91	7.17	7.52	8.05	8.64	9.03	9.33	9.58	9.79	9.98	10.1	10.3													
19	7.09	7.53	7.80	8.17	8.72	9.35	9.76	10.1	10.3	10.6	10.7	10.9	11.1													
20	7.70	8.16	8.44	8.83	9.41	10.1	10.5	10.8	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9													
21	8.32	8.79	9.10	9.50	10.1	10.8	11.2	11.6	11.9	12.1	12.3	12.5	12.7													
22	8.95	9.44	9.76	10.2	10.8	11.5	12.0	12.3	12.6	12.9	13.1	13.3	13.5													
23	9.58	10.1	10.4	10.9	11.5	12.3	12.7	13.1	13.4	13.7	13.9	14.1	14.3													
24	10.2	10.8	11.1	11.6	12.2	13.0	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7	14.9	15.1													
25	10.9	11.4	11.8	12.3	13.0	13.8	14.3	14.7	15.0	15.3	15.5	15.7	15.9													
26	11.5	12.1	12.5	13.0	13.7	14.5	15.1	15.5	15.8	16.1	16.3	16.6	16.8													
27	12.2	12.8	13.2	13.7	14.4	15.3	15.8	16.3	16.6	17.0	17.2	17.4	17.6													
28	12.9	13.5	13.9	14.4	15.2	16.1	16.6	17.1	17.4	17.7	18.0	18.2	18.4													
29	13.6	14.2	14.6	15.1	15.9	16.8	17.4	17.9	18.2	18.5	18.8	19.1	19.3													
30	14.2	14.9	15.3	15.9	16.7	17.6	18.2	18.7	19.0	19.4	19.6	19.9	20.1													
31	14.9	15.6	16.0	16.6	17.4	18.4	19.0	19.5	19.9	20.2	20.5	20.7	21.0													
32	15.6	16.3	16.8	17.3	18.2	19.2	19.8	20.3	20.7	21.0	21.3	21.6	21.8													
33	16.3	17.0	17.5	18.1	19.0	20.0	20.6	21.1	21.5	21.9	22.2	22.4	22.7													
34	17.0	17.8	18.2	18.8	19.7	20.8	21.4	21.9	22.3	22.7	23.0	23.3	23.5													
35	17.8	18.5	19.0	19.6	20.5	21.6	22.2	22.7	23.2	23.5	23.8	24.1	24.4													
36	18.5	19.2	19.7	20.3	21.3	22.4	23.1	23.6	24.0	24.4	24.7	25.0	25.3													
37	19.2	20.0	20.5	21.1	22.1	23.2	23.9	24.4	24.8	25.2	25.6	25.9	26.1													
38	19.9	20.7	21.2	21.9	22.9	24.0	24.7	25.2	25.7	26.1	26.4	26.7	27.0													
39	20.6	21.5	22.0	22.6	23.7	24.8	25.5	26.1	26.5	26.9	27.3	27.6	27.9													
40	21.4	22.2	22.7	23.4	24.4	25.6	26.3	26.9	27.4	27.8	28.1	28.5	28.7													
41	22.1	23.0	23.5	24.2	25.2	26.4	27.2	27.8	28.2	28.6	29.0	29.3	29.6													
42	22.8	23.7	24.2	25.0	26.0	27.2	28.0	28.6	29.1	29.5	29.9	30.2	30.5													
43	23.6	24.5	25.0	25.7	26.8	28.1	28.8	29.4	29.9	30.4	30.7	31.1	31.4													
44	24.3	25.2	25.8	26.5	27.6	28.9	29.7	30.3	30.8	31.2	31.6	31.9	32.3													
45	25.1	26.0	26.6	27.3	28.4	29.7	30.5	31.1	31.7	32.1	32.5	32.8	33.1													
46	25.8	26.8	27.3	28.1	29.3	30.5	31.4	32.0	32.5	33.0	33.4	33.7	34.0													
47	26.6	27.5	28.1	28.9	30.1	31.4	32.2	32.9	33.4	34.2	34.6	34.9														
48	27.3	28.3	28.9	29.7	30.9	32.2	33.1	33.7	34.2	34.7	35.1	35.5	35.8													
49	28.1	29.1	29.7	30.5	31.7	33.0	33.9	34.6	35.1	35.6	36.0	36.4	36.7													
50	28.9	29.9	30.5	31.3	32.5	33.9	34.8	35.4	36.0	36.5	36.9	37.2	37.6													
	0.01%	0.02%	0.03%	0.05%	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.7%	0.8%	0.9%													

B

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.1.

A (Erl)

B

1.0%	1.2%	1.5%	2%	3%	5%	7%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	N
.0101	.0121	.0152	.0204	.0309	.0526	.0753	.111	.176	.250	.429	.667	1.00	1
.153	.168	.190	.223	.282	.381	.470	.595	.796	1.00	1.45	2.00	2.73	2
.455	.489	.535	.602	.715	.899	1.06	1.27	1.60	1.93	2.63	3.48	4.59	3
.869	.922	.992	1.09	1.26	1.52	1.75	2.05	2.50	2.95	3.89	5.02	6.50	4
1.36	1.43	1.52	1.66	1.88	2.22	2.50	2.88	3.45	4.01	5.19	6.60	8.44	5
1.91	2.00	2.11	2.28	2.54	2.96	3.30	3.76	4.44	5.11	6.51	8.19	10.4	6
2.50	2.60	2.74	2.94	3.25	3.74	4.14	4.67	5.46	6.23	7.86	9.80	12.4	7
3.13	3.25	3.40	3.63	3.99	4.54	5.00	5.60	6.50	7.37	9.21	11.4	14.3	8
3.78	3.92	4.09	4.34	4.75	5.37	5.88	6.55	7.55	8.52	10.6	13.0	16.3	9
4.46	4.61	4.81	5.08	5.53	6.22	6.78	7.51	8.62	9.68	12.0	14.7	18.3	10
5.16	5.32	5.54	5.84	6.33	7.08	7.69	8.49	9.69	10.9	13.3	16.3	20.3	11
5.88	6.05	6.29	6.61	7.14	7.95	8.61	9.47	10.8	12.0	14.7	18.0	22.2	12
6.61	6.80	7.05	7.40	7.97	8.83	9.54	10.5	11.9	13.2	16.1	19.6	24.2	13
7.35	7.56	7.82	8.20	8.80	9.73	10.5	11.5	13.0	14.4	17.5	21.2	26.2	14
8.11	8.33	8.61	9.01	9.65	10.6	11.4	12.5	14.1	15.6	18.9	22.9	28.2	15
8.88	9.11	9.41	9.83	10.5	11.5	12.4	13.5	15.2	16.8	20.3	24.5	30.2	16
9.65	9.89	10.2	10.7	11.4	12.5	13.4	14.5	16.3	18.0	21.7	26.2	32.2	17
10.4	10.7	11.0	11.5	12.2	13.4	14.3	15.5	17.4	19.2	23.1	27.8	34.2	18
11.2	11.5	11.8	12.3	13.1	14.3	15.3	16.6	18.5	20.4	24.5	29.5	36.2	19
12.0	12.3	12.7	13.2	14.0	15.2	16.3	17.6	19.6	21.6	25.9	31.2	38.2	20
12.8	13.1	13.5	14.0	14.9	16.2	17.3	18.7	20.8	22.8	27.3	32.8	40.2	21
13.7	14.0	14.3	14.9	15.8	17.1	18.2	19.7	21.9	24.1	28.7	34.5	42.1	22
14.5	14.8	15.2	15.8	16.7	18.1	19.2	20.7	23.0	25.3	30.1	36.1	44.1	23
15.3	15.6	16.0	16.6	17.6	19.0	20.2	21.8	24.2	26.5	31.6	37.8	46.1	24
16.1	16.5	16.9	17.5	18.5	20.0	21.2	22.8	25.3	27.7	33.0	39.4	48.1	25
17.0	17.3	17.8	18.4	19.4	20.9	22.2	23.9	26.4	28.9	34.4	41.1	50.1	26
17.8	18.2	18.6	19.3	20.3	21.9	23.2	24.9	27.6	30.2	35.8	42.8	52.1	27
18.6	19.0	19.5	20.2	21.2	22.9	24.2	26.0	28.7	31.4	37.2	44.4	54.1	28
19.5	19.9	20.4	21.0	22.1	23.8	25.2	27.1	29.9	32.6	38.6	46.1	56.1	29
20.3	20.7	21.2	21.9	23.1	24.8	26.2	28.1	31.0	33.8	40.0	47.7	58.1	30
21.2	21.6	22.1	22.8	24.0	25.8	27.2	29.2	32.1	35.1	41.5	49.4	60.1	31
22.0	22.5	23.0	23.7	24.9	26.7	28.2	30.2	33.3	36.3	42.9	51.1	62.1	32
22.9	23.3	23.9	24.6	25.8	27.7	29.3	31.3	34.4	37.5	44.3	52.7	64.1	33
23.8	24.2	24.8	25.5	26.8	28.7	30.3	32.4	35.6	38.8	45.7	54.4	66.1	34
24.6	25.1	25.6	26.4	27.7	29.7	31.3	33.4	36.7	40.0	47.1	56.0	68.1	35
25.5	26.0	26.5	27.3	28.5	30.7	32.3	34.5	37.9	41.2	48.6	57.7	70.1	36
26.4	26.8	27.4	28.3	29.6	31.6	33.3	35.6	39.0	42.4	50.0	59.4	72.1	37
27.3	27.7	28.3	29.2	30.5	32.6	34.4	36.6	40.2	43.7	51.4	61.0	74.1	38
28.1	28.6	29.2	30.1	31.5	33.6	35.4	37.7	41.3	44.9	52.8	62.7	76.1	39
29.0	29.5	30.1	31.0	32.4	34.6	36.4	38.8	42.5	46.1	54.2	64.4	78.1	40
29.9	30.4	31.0	31.9	33.4	35.6	37.4	39.9	43.6	47.4	55.7	66.0	80.1	41
30.8	31.3	31.9	32.8	34.3	36.6	38.4	40.9	44.8	48.6	57.1	67.7	82.1	42
31.7	32.2	32.8	33.8	35.3	37.6	39.5	42.0	45.9	49.9	58.5	69.3	84.1	43
32.5	33.1	33.7	34.7	36.2	38.6	40.5	43.1	47.1	51.1	59.9	71.0	86.1	44
33.4	34.0	34.6	35.6	37.2	39.6	41.5	44.2	48.2	52.3	61.3	72.7	88.1	45
34.3	34.9	35.6	36.5	38.1	40.5	42.6	45.2	49.4	53.6	62.8	74.3	90.1	46
35.2	35.8	36.5	37.5	39.1	41.5	43.6	46.3	50.6	54.8	64.2	76.0	92.1	47
36.1	36.7	37.4	38.4	40.0	42.5	44.6	47.4	51.7	56.0	65.6	77.7	94.1	48
37.0	37.6	38.3	39.3	41.0	43.5	45.7	48.5	52.9	57.3	67.0	79.3	96.1	49
37.9	38.5	39.2	40.3	41.9	44.5	46.7	49.6	54.0	58.5	68.5	81.0	98.1	50
1.0%	1.2%	1.5%	2%	3%	5%	7%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	

B

‘Η ώρα μέγιστης τηλεφωνικής κινήσεως βρίσκεται συνήθως τό πρωί μεταξύ 9.00 καί 11.00. Η άκριβής της θέση στό 24ωρο καθώς καί ή κίνηση Α, πού έμφανιζεται τήν ώρα αυτή προσδιορίζονται μέτρησεις σέ λειτουργούσες τηλεφωνικές έγκαταστάσεις σύμφωνα μέτρησεις προδιαγραφές της CCITT.

Πολλές φορές, ή κίνηση τήν ώρα μέγιστης κινήσεως άναγεται στή συνολική κίνηση ένός 24ωρου καί έκφραζεται σάν ποσοστό της κινήσεως αυτής. ‘Ετσι προκύπτει ότι συντελεστής συγκεντρώσεως Κ, πού δίνει τό ποσοστό της διαδικής κινήσεως ένός 24ωρου πού διεκπεραιώνεται τήν ώρα της μέγιστης κινήσεως. Ο συντελεστής Κ στά αστικά τηλεφωνικά κέντρα είναι συνήθως γύρω στά 12,5%.

Ο ύπολογισμός τών άπωλειών σέ σύνθετες τηλεφωνικές διατάξεις, γιά τίς δοποίες δέν υπάρχουν ή δέν είναι εύκολη ή χρησιμοποίηση καταλλήλων μαθηματικών τύπων, γίνεται πειραματικά μέτρη βοήθεια προτύπων (μοντέλων). Τά πρότυπα είτε είναι ήλεκτρικές κλπ. διατάξεις άναλογες τών πραγματικών τηλεπικοινωνιακών διατάξεων, είτε είναι μαθηματικά πρότυπα, πού ή έπιλυσή τους γίνεται μέτρη βοήθεια ήλεκτρονικών ύπολογιστών.

B=1,0 %**ΠΙΝΑΚΑΣ 21.2.****A (Erl)**

N	k														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2	.153														
3	.250	.455													
4	.351	.657	.869												
5	.438	.865	1.16	1.36											
6	.526	1.08	1.45	1.72	1.91										
7	.614	1.29	1.76	2.08	2.32	2.50									
8	.701	1.50	2.07	2.46	2.74	2.96	3.13								
9	.789	1.72	2.38	2.84	3.17	3.42	3.62	3.78							
10	.877	1.91	2.69	3.22	3.61	3.90	4.12	4.31	4.46						
11	.964	2.10	3.00	3.61	4.05	4.38	4.63	4.84	5.01	5.16					
12	1.05	2.29	3.31	4.00	4.49	4.86	5.15	5.38	5.57	5.74	5.88				
13	1.14	2.48	3.62	4.39	4.94	5.35	5.67	5.93	6.14	6.32	6.47	6.61			
14	1.23	2.67	3.93	4.78	5.39	5.85	6.20	6.48	6.71	6.91	7.07	7.22	7.35		
15	1.32	2.86	4.24	5.17	5.84	6.34	6.73	7.04	7.29	7.50	7.68	7.84	7.98	8.11	
16	1.40	3.05	4.55	5.56	6.29	6.84	7.26	7.60	7.87	8.10	8.30	8.47	8.62	8.75	8.88
17	1.49	3.24	4.83	5.95	6.75	7.34	7.80	8.16	8.46	8.70	8.91	9.10	9.26	9.40	9.53
18	1.58	3.43	5.12	6.34	7.20	7.85	8.34	8.73	9.05	9.31	9.54	9.73	9.90	10.1	10.2
19	1.67	3.62	5.40	6.73	7.66	8.35	8.88	9.30	9.64	9.92	10.2	10.4	10.6	10.7	10.9
20	1.75	3.81	5.69	7.12	8.11	8.85	9.42	9.87	10.2	10.5	10.8	11.0	11.2	11.4	11.5
21	1.84	4.00	5.97	7.51	8.57	9.36	9.97	10.4	10.8	11.2	11.4	11.7	11.9	12.0	12.2
22	1.93	4.20	6.25	7.90	9.02	9.87	10.5	11.0	11.4	11.8	12.1	*12.3	12.5	12.7	12.9
23	2.02	4.39	6.54	8.28	9.48	10.4	11.1	11.6	12.0	12.4	12.7	13.0	13.2	13.4	13.6
24	2.10	4.58	6.82	8.67	9.93	10.9	11.6	12.2	12.6	13.0	13.3	13.6	13.9	14.1	14.3
25	2.19	4.77	7.11	9.05	10.4	11.4	12.2	12.8	13.2	13.6	14.0	14.3	14.5	14.7	14.9
26	2.28	4.96	7.39	9.42	10.8	11.9	12.7	13.3	13.9	14.3	14.6	14.9	15.2	15.4	15.6
27	2.37	5.15	7.68	9.78	11.3	12.4	13.3	13.9	14.5	14.9	15.3	15.6	15.9	16.1	16.5
28	2.45	5.34	7.96	10.1	11.7	12.9	13.8	14.5	15.1	15.5	15.9	16.3	16.5	16.8	17.0
29	2.54	5.53	8.24	10.5	12.2	13.4	14.4	15.1	15.7	16.2	16.6	16.9	17.2	17.5	17.7
30	2.63	5.72	8.53	10.9	12.6	13.9	14.9	15.7	16.3	16.8	17.2	17.6	17.9	18.2	18.4
31	2.72	5.91	8.81	11.2	13.1	14.4	15.5	16.3	16.9	17.4	17.9	18.3	18.6	18.9	19.1
32	2.81	6.10	9.10	11.6	13.5	14.9	16.0	16.8	17.5	18.1	18.5	18.9	19.3	19.6	19.8
33	2.89	6.29	9.38	12.0	14.0	15.4	16.6	17.4	18.1	18.7	19.2	19.6	20.0	20.3	20.5
34	2.98	6.48	9.67	12.3	14.4	15.9	17.1	18.0	18.8	19.4	19.9	20.3	20.6	21.0	21.2
35	3.07	6.67	9.95	12.7	14.9	16.4	17.7	18.6	19.4	20.0	20.5	20.9	21.3	21.7	21.9
36	3.16	6.87	10.2	13.0	15.3	17.0	18.2	19.2	20.0	20.6	21.2	21.6	22.0	22.4	22.7
37	3.24	7.06	10.5	13.4	15.8	17.5	18.8	19.8	20.6	21.3	21.8	22.3	22.7	23.1	23.4
38	3.33	7.25	10.8	13.8	16.2	18.0	19.3	20.4	21.2	21.9	22.5	23.0	23.4	23.8	24.1
39	3.42	7.44	11.1	14.1	16.6	18.5	19.9	20.9	21.8	22.5	23.1	23.7	24.1	24.5	24.8
40	3.51	7.63	11.4	14.5	17.0	19.0	20.4	21.5	22.4	23.2	23.8	24.3	24.8	25.2	25.5
41	3.59	7.82	11.7	14.8	17.5	19.5	20.9	22.1	23.1	23.8	24.5	25.0	25.5	25.9	26.2
42	3.68	8.01	11.9	15.2	17.9	20.0	21.5	22.7	23.7	24.5	25.1	25.7	26.2	26.6	26.9
43	3.77	8.20	12.2	15.6	18.3	20.5	22.0	23.3	24.3	25.1	25.8	26.4	26.9	27.3	27.7
44	3.86	8.39	12.5	15.9	18.7	21.0	22.6	23.9	24.9	25.8	26.5	27.1	27.6	28.0	28.4
45	3.95	8.58	12.8	16.3	19.2	21.5	23.1	24.5	25.5	26.4	27.1	27.7	28.3	28.7	29.1
46	4.03	8.77	13.1	16.7	19.6	22.0	23.7	25.0	26.1	27.0	27.8	28.4	29.0	29.4	29.8
47	4.12	8.96	13.4	17.0	20.0	22.4	24.2	25.6	26.8	27.7	28.5	29.1	29.6	30.1	30.5
48	4.21	9.15	13.6	17.4	20.4	22.9	24.8	26.2	27.4	28.3	29.1	29.8	30.3	30.8	31.3
49	4.30	9.34	13.9	17.7	20.9	23.4	25.3	26.8	28.0	29.0	29.8	30.5	31.0	31.5	32.0
50	4.38	9.54	14.2	18.1	21.3	23.9	25.9	27.4	28.6	29.6	30.4	31.1	31.7	32.3	32.7
N	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										k					

A (Erl)**B=1,0 %**

<i>k</i>	19	20	21	22	25	30	35	40	45	50	60	70	90	110	<i>k=N</i>	<i>N</i>
0.4															0101	1
1.1															153	2
1.8	11.2	11.9	12.0												455	3
2.5	12.6	12.7	12.8												869	4
3.2	13.3	13.4	13.5	13.7											1.36	5
3.9	14.0	14.1	14.3	14.4											1.91	6
4.6	14.7	14.9	15.0	15.1											2.50	7
5.3	15.4	15.6	15.7	15.8											3.13	8
6.0	16.1	16.3	16.4	16.5	16.9										3.78	9
6.7	16.9	17.0	17.1	17.3	17.6										4.46	10
7.4	17.6	17.7	17.9	18.0	18.3										5.16	11
8.1	18.3	18.5	18.6	18.7	19.1										5.88	12
8.8	19.0	19.2	19.3	19.5	19.8	20.3									6.61	13
9.6	19.7	19.9	20.1	20.2	20.6	21.1									7.35	14
10.	20.5	20.6	20.8	21.0	21.3	21.9									8.11	15
17.	21.2	21.4	21.5	21.7	22.1	22.6									8.88	16
2.4	21.9	22.1	22.3	22.4	22.9	23.4									9.65	17
3.2	22.7	22.8	23.0	23.2	23.6	24.2	16.1								10.4	18
3.9	23.4	23.6	23.8	23.9	24.4	25.0	25.4								11.2	19
4.6	24.1	24.3	24.5	24.7	25.1	25.7	26.2								12.0	20
5.4	24.9	25.1	25.3	25.4	25.9	26.5	27.0								21	
6.1	25.6	25.8	26.0	26.2	26.7	27.3	27.8								22	
6.8	26.3	26.6	26.8	27.0	27.4	28.1	28.6	29.0							23	
7.6	27.1	27.3	27.5	27.7	28.2	28.9	29.4	29.8							24	
8.3	27.8	28.1	28.3	28.5	29.0	29.7	30.2	30.6							25	
9.0	28.6	28.8	29.0	29.2	29.8	30.4	31.0	31.4							26	
9.8	29.3	29.6	29.8	30.0	30.5	31.2	31.8	32.2							27	
10.5	30.0	30.3	30.5	30.8	31.3	32.0	32.6	33.0	33.4						28	
11.2	30.8	31.1	31.3	31.5	32.1	32.8	33.4	33.9	34.3						29	
12.0	31.5	31.8	32.1	32.3	32.9	33.6	34.2	34.7	35.1						30	
12.7	32.3	32.6	32.8	33.0	33.6	34.4	35.0	35.5	35.9						31	
13.5	33.0	33.3	33.6	33.8	34.4	35.2	35.8	36.3	36.7						32	
14.3	33.8	34.1	34.3	34.6	35.2	36.0	36.6	37.1	37.5	37.9					33	
18	19	20	21	22	25	30	35	40	45	50	60	70	90	110	<i>k=N</i>	<i>N</i>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

‘Αντικείμενο και βασικά προβλήματα της τηλεφωνίας 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σύντομη ιστορική έπισκόπηση της έξελιξεως της τηλεφωνίας. Προοπτικές για το μέλλον ... 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Σημασία της τηλεφωνίας – Διεθνής ένωση τηλεπικοινωνιῶν 10

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ρωστήρες

4.1 Άρχή λειτουργίας και χρήση	13
4.2 Κατασκευή τοῦ ρωστήρα	14
4.3 Συμβολισμός τοῦ ρωστήρα	20
4.4 Λειτουργία τοῦ ρωστήρα	21
4.5 Δημιουργία και κατάνιξη σπινθήρων	26
4.6 Βασικοί τύποι ρωστήρων	26
4.7 Ελδικοί τύποι ρωστήρων	32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Έπιλογες

5.1 Βηματοπορικοί έπιλογες	42
5.2 Κινητηριακός περιστροφικός έπιλογέας μέ εύγενή μέταλλα (έπιλογέας EMD)	50
5.3 Ραβδεπαφικός έπιλογέας	58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ζευκτικά πεδία

6.1 Ζευκτικά πεδία μέ ρωστήρες	63
6.2 Ζευκτικά πεδία μέ ήλεκτρονικά στοιχεῖα	65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

‘Ηλεκτροακουστικοί μετατροπεῖς

7.1 Μικρόφωνα	67
---------------------	----

7.2 Ακουστικά	74
7.3 Μεγάφωνα	75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Η συνδρομητική τηλεφωνική συσκευή

8.1 Γενικά	77
8.2 Τηλεφωνική συσκευή μέ επιλογικό δίσκο	79
8.3 Τηλεφωνική συσκευή μέ πληκτρολόγιο	82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Μετρητής συνδιαλέξεων καί δείκτης τελῶν

9.1 Μετρητής συνδιαλέξεων	87
9.2 Δείκτης τελῶν	89

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Λυχνίες σηματοδοτήσεως, άσφαλειες καί διακόπτες

10.1 Λυχνίες σηματοδοτήσεως	90
10.2 Άσφαλειες καί διακόπτες	91
10.3 Άσφαλειες τάσεως	95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Όλοκληρωμένα κυκλώματα – Μικροεπεξεργαστές – Μικροϋπολογιστές

11.1 Γενικά	96
11.2 Όλοκληρωμένα κυκλώματα	96
11.3 Μικροεπεξεργαστές – Μικροϋπολογιστές	99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Άγωγοί καί καλώδια

12.1 Άγωγοι	102
12.2 Καλώδια	104

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Αύτόματα άστικά τηλεφωνικά κέντρα

13.1 Γενικά	111
13.2 Βασικές λειτουργίες αντομάτων κέντρων	113
13.3 Η άποκατάσταση συνδέσεως μέ επιλογες	114
13.4 Η άποκατάσταση συνδέσεως μέ ζευκτικά πεδία	127
13.5 Ηλεκτρονικά τηλεφωνικά κέντρα	133

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Άστικο τηλεφωνικό δίκτυο

14.1 Γενικά	143
14.2 Διεκπεραίωση τῆς κινήσεως μεταξύ κυρίων κέντρων (Κ.Κ.)	145
14.3 Άστικα κομβικά κέντρα	146

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

'Ηλεκτρική τροφοδότηση αύτομάτων τηλεφωνικῶν κέντρων

15.1 Ρεύματα και τάσεις τηλεφωνικῶν κέντρων	148
15.2 Ἡλεκτρικές πηγές τροφοδότησεως	151
15.3 Ἡ μηχανή κλήσεως και σημάτων (Μ.Κ.Σ.)	153
15.4 Διατάξεις κλήσεως και σημάτων μέτρανζιστορες	155

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

'Υπεραστικά κέντρα και δίκτυα

16.1 Γενικά	156
16.2 Διαμόρφωση τοῦ δικτύου	157
16.3 Ἀριθμοδότηση	160
16.4 Τελοχρέωση	162
16.5 Διεθνής τηλεφωνία	163

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

Συγκρότηση και κατηγορίες συνδρομητικῶν κέντρων

17.1 Συγκρότηση συνδρομητικῶν κέντρων	165
17.2 Κατηγορίες συνδρομητικῶν κέντρων	166

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

Δυνατότητες διεκπεραιώσεως τῆς κινήσεως σέ αὐτόματα Σ.Κ.

18.1 Δυνατότητες συνδρομητικῶν κέντρων	169
18.2 Δυνατότητες ἐσωτερικῶν συσκευῶν	171

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

Είσαγωγή

19.1 Γενικά	173
19.2 Συστήματα ἀπολειῶν και συστήματα ἀναμονῆς	174

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

Μεγέθη και μονάδες τῆς θεωρίας τηλεφωνικῆς κινήσεως

20.1 Σύστημα ἀπολειῶν	175
-----------------------------	-----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

'Υπολογισμός συστήματος ἀπολειῶν στήν πράξη

COPYRIGHT ΙΑΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ



0020558266

ΒΙΒΛΙΟΦΗΚΗ ΡΟΥΛΗΣ
Ψηφιοποίηση από το Μοντέλο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

