



E 3<sup>8</sup>

φεβ

Σύγκλιση ιδρυμάτων

TIMATAI ΔΡΧ. 35



ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

- 1.— *Μαθηματικὰ Α', Β'*
- 2.— *Φυσικὴ*
- 3.— *Χημεία*
- 4.— *Μηχανικὴ*
- 5.— *Μηχανονοργικὴ Τεχνολογία Α', Β'*
- 6.— *Ηλεκτρολογία Α', Β', Γ'*
- 7.— *Ραδιοτεχνία Α', Β'*
- 8.— *Εἰσαγωγὴ στὴν Τεχνικὴ τῆς Τηλεφωνίας*
- 9.— *Κινητήριοι Μηχαναὶ Α', Β'*
- 10.— *Στοιχεῖα Μηχανῶν*
- 11.— *Υλικὰ*
- 12.— *Γενικὴ Δομικὴ*
- 13.— *Οἰκοδομικὴ*
- 14.— *Υδραυλικὰ Ἐργα*
- 15.— *Συγκοινωνιακὰ Ἐργα*
- 16.— *Τοπογραφία*
- 17.— *Οἰκοδομικαὶ Σχεδιάσεις*
- 18.— *Σχεδιάσεις Τεχνικῶν Ἐργων*
- 19.— *Οργάνωσις — Διοίκησις Ἐργων*
- 20.— *Τεχνικὸν Σχέδιον*

‘Ο Ενγένιος Ενγενίδης, ίδρυτης και χορηγός του «‘Ιδρυματος Ενγενίδου» προειδεν ἐνωρίτατα και ἐσχημάτισεν τὴν βαθεῖαν πεποίθησιν ὅτι ἀναγκαῖον παράγοντα διὰ τὴν πρόσοδον τοῦ ἔθνους θὰ ἀπετέλει ἡ ἀρτία κατάρτισις τῶν τεχνικῶν μας ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν ἥθικήν ἀγωγὴν αὐτῶν.

Τὴν πεποίθησίν τον αὐτὴν τὴν μετέτρεψεν εἰς γενναιόφρονα πρᾶξιν εὐεργεσίας, δταν ἐκληροδότησε σεβαστὸν ποσὸν διὰ τὴν σύστασιν ‘Ιδρυματος ποὺ θὰ είχε σκοπὸν νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν τεχνικὴν ἐκπαίδευσιν τῶν νέων τῆς Ἑλλάδος.

Λιὰ τοῦ Β. Διατάγματος τῆς 10ης Φεβρουαρίου 1956, συνεστήθη τὸ “Ιδρυμα Ενγενίδου καὶ κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ διαβέτον ἐτέθη ὑπὸ τὴν διοίκησιν τῆς ἀδελφῆς του Κυρίας Μαρ. Σίμου. Ἀπὸ τὴν στιγμὴν ἐκείνην ἥρχισαν πραγματοποιούμενοι οἱ σκοποὶ ποὺ ὠραματίσθη ὁ Ενγένιος Ενγενίδης καὶ συγχρόνως ἡ πλήρωσις μιᾶς ἀπὸ τὰς βασικωτέρας ἀνάγκας τοῦ ἔθνικοῦ μας βίου.

\* \* \*

Κατὰ τὴν κλιμάκωσιν τῶν σκοπῶν του, τὸ “Ιδρυμα προέταξε τὴν ἔκδοσιν τεχνικῶν βιβλίων τόσον διὰ λόγους θεωρητικοὺς ὅσον καὶ πρακτικούς. Ἐκρίθη, πράγματι, δτι ἀπετέλει πρωταρχικὴν ἀνάγκην ὁ ἐφοδιασμὸς τῶν μαθητῶν μὲ σειρὰς βιβλίων, αἱ δποῖαι θὰ ἔθετον ὁρὰ θεμέλια εἰς τὴν παιδείαν των καὶ αἱ δποῖαι θὰ ἀπετέλουν συγχρόνως πολύτιμον βιβλιοθήκην διὰ κάθε τεχνικόν.

Τὸ δλον ἔργον ἥρχισε μὲ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ ‘Υπουργείου Βιομηχανίας, τότε ἀρμοδίον διὰ τὴν τεχνικὴν ἐκπαίδευσιν, καὶ συνεχίζεται ἡδη μὲ τὴν ἔγκρισιν καὶ τὴν συνεργασίαν τοῦ ‘Υπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας, βάσει τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 3970/1959.

Αἱ ἔκδόσεις τοῦ ‘Ιδρυματος δηρέθησαν εἰς δύο βασικὰς σειρὰς αἱ δποῖαι φέρουν ἀντιστοίχως τοὺς τίτλους:

«Βιβλιοθήκη τοῦ Τεχνίτη» καὶ «Βιβλιοθήκη τοῦ Τεχνικοῦ».

Καὶ ἡ μὲν πρώτη περιλαμβάνει τὰ βιβλία τῶν Σχολῶν Τεχνι-

τῶν ἡ δὲ δευτέρα τὰ βιβλία τοῦ ἐπομένου κώκλου τῆς Τεχνικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Ἀμφότεραι αἱ σειραὶ θὰ ἐμπλουτισθοῦν καὶ μὲ βιβλία εὐρυτέρουν τεχνικοῦ ἐνδιαφέροντος χρήσιμα κατὰ τὴν ἀσκησιν τοῦ ἐπαγγέλματος.

\* \* \*

Οἱ συγγραφεῖς καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐκδόσεων τοῦ Ἰδρύματος κατέβαλον κάθε προσπάθειαν ὥστε τὰ βιβλία νὰ εἰναι ἐπιστημονικῶς ἄρτια ἀλλὰ καὶ προσηρμοσμένα εἰς τὰς ἀνάγκας καὶ τὰς δυνατότητας τῶν μαθητῶν. Δι’ αὐτὸν καὶ τὰ βιβλία αὐτὰ ἔχον γραφῆ εἰς ἀπλῆν γλῶσσαν καὶ ἀνάλογον πρὸς τὴν στάθμην τῆς ἐκπαιδεύσεως δὶ’ ἣν προορίζεται ἐκάστη σειρὰ τῶν βιβλίων. Ἡ τιμὴ τῶν βιβλίων ὠρίσθη τόσον χαμηλή, ὥστε νὰ εἰναι προσιτὰ καὶ εἰς τὸν πλέον ἀπόδοντας μαθητάς.

Οὕτω προσφέρονται εἰς τὸ εὐρὺν κοινὸν τῶν καθηγητῶν καὶ τῶν μαθητῶν τῆς τεχνικῆς μας παιδείας αἱ ἐκδόσεις τοῦ Ἰδρύματος, τῶν ὅποιων ἡ συμβολὴ εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ τοῦ Εὐγενίου Εὐγενίδου ἐλπίζεται νὰ εἰναι μεγάλη.

#### ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

‘Αλέξανδρος Ι. Παππᾶς, ‘Ομ. Καθηγητὴς Ε. Μ. Πολυτεχνείου, Πρόεδρος.  
Χρυσόστομος Φ. Καβουνίδης, Διπλ. Μηχ. Ἡλ. τ. Ἀναπληρωτὴς Γεν. Διευθυντὴς Ο.Τ.Ε., Ἀντιπρόεδρος. Ἀγγελος Καλογερᾶς, Καθηγητὴς Ε. Μ. Πολυτεχνείου, Ἐπιστημονικὸς Σύμβουλος. Θεόδωρος Ἀνδρ. Κουζέλης, Διπλ. Μηχ. Ἡλ. Ἐπιθεωρητὴς Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαιδεύσεως ‘Υπουργείου Παιδείας. Κωνσταντῖνος Α. Μανάφης, Φιλόλογος, Σύμβουλος ἐπὶ τῶν ἐκδόσεων τοῦ Ἰδρύματος, Δημοσθένης Π. Μεγαρίτης, Γραμμάτευς τῆς Ἐπιτροπῆς.

F

3<sup>B</sup>

988


Ι ΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Σταύρος Γόργης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ



Σταύρος Γόργης - Θεματικά έργα

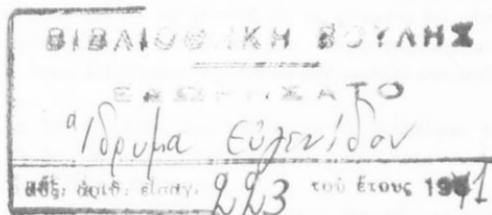

ΑΘΗΝΑΙ  
1970

002  
ΚΝΣ  
ΣΤ2Β  
2193

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τὸ 'Τπουργεῖον' Εθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 183181 / E.605/1969 ἀποφάσεως ἀνέθεσεν εἰς τὸ 'Ιδρυμα Εὐγενίδου τὴν ταξινόμησιν καὶ ἔκδοσιν τῶν θεμάτων πτυχιακῶν ἐξετάσεων διὰ τὰς κατωτέρας Σχολάς Ἡλεκτροτεχνιτῶν - Μηχανοτεχνιτῶν, ὡς καὶ διὰ τὰς Σχολάς Τεχνικῶν Βοηθῶν Εργοδηγῶν Μηχανουργικῶν καὶ Ἡλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων.

Τὸ 'Ιδρυμα Εὐγενίδου προβάλλει διὰ τοῦ παρόντος τεύχους εἰς τὴν ἔκδοσιν τῶν ἐπισήμων ἀπαντήσεων ἐπὶ τῶν θεμάτων πτυχιακῶν ἐξετάσεων διὰ τὰς Σχολάς Τεχνικῶν Βοηθῶν Εργοδηγῶν Ἡλεκτρικῶν Ἐγκαταστάσεων, ὡς εἰχεν ἥδη προαναγγείλει. Τὰς ἀπαντήσεις συνέταξαν, ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ κ. Θ. Κουζέλη, Μηχανολόγου - Ἡλεκτρολόγου Ε.Μ.Π., Ἐπιθεωρητοῦ Τεχνικῆς Ἐκπαιδεύσεως Τπουργείου Παιδείας καὶ μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκδόσεων τοῦ 'Ιδρυματος Εὐγενίδου, ἐπιστήμονες μὲ πεῖραν διδασκαλίας εἰς τὰς Τεχνικὰς Σχολάς. Κατεβλήθη δὲν λιδιαιτέρα προσπάθεια, ὥστε αἱ ὅρθαι ἀπαντήσεις νὰ είναι εὐσύνοπτοι καὶ νὰ στηρίζωνται πάντοτε εἰς τὴν διδαχθεῖσαν ὥλην.

Δι' ὅσα ἔκ τῶν μαθημάτων ἔχουν ἔκδοθη βιβλία τοῦ 'Ιδρυματος Εὐγενίδου, αἱ ἀπαντήσεις ἐπὶ τῶν εἰς τὸ μάθημα αὐτὸ ἀφορώντων ἐρωτήσεων συνοδεύονται ὑπὸ παραπομπῶν εἰς τὸν τόμον καὶ τὰς παραγράφους τοῦ βιβλίου, εἰς τὰς ὅποιας δύναται ὁ μαθητής νὰ ἀνατρέξῃ, ὥστε διὰ τῆς ἔκ νέου ἀναγνώσεως νὰ ἐμπεδώσῃ τὰς γνώσεις του. Εἰς πολλὰς μάλιστα περιπτώσεις δὲν δίδεται καν ἀπάντησις εἰς τὸ ἐρώτημα, ἀλλὰ ὁ μαθητής παραπέμπεται εἰς τὸ ἀντίστοιχον κεφάλαιον τοῦ βιβλίου.

Οὕτω ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει είναι δυνατὸν νὰ νοηθῇ ὅτι αἱ ἀπαντήσεις ὑποκαθιστοῦν ἐν μέρει ἢ ἐν τῷ συνόλῳ των τὰ διδακτικὰ βιβλία. Ἀντιθέτως διὰ τῆς παραλλήλου χρησιμοποιήσεως τῶν δύο τούτων βοηθημάτων (τοῦ ἔκαστοτε ἀντίστοιχου βιβλίου καὶ τοῦ τεύχους τῶν ἀπαντήσεων) ὁ μαθητής καὶ τὰς γνώσεις του ἐμπεδώνει καὶ τὸν δρόθιν τρόπον νὰ ἀπαντᾷ εἰς τὰ τιθέμενα ἐρωτήματα μανθάνει.

Ξηρὰ ἀπομνημόνευσις τῶν ἐν τῷ παρόντι τεύχει περιλαμβανομένων ἀπαντήσεων, κατόπιν τῶν δισεν ἐλέχθησαν, δχι μόνον δὲν ὠφελεῖ τὸν μαθητήν, ἀλλ ἀντιθέτως τὸ βλάπτει.

Ἐλπίζομεν διὰ τῆς ἔκδόσεως τοῦ παρόντος βοηθοῦμεν τὸν μαθητήν, τοῦ μανθάνομεν πᾶς νὰ ἀπαντᾷ χωρὶς πλατειασμούς καὶ ἀπεραντολογίας καὶ εύκολον νομεν τοὺς καθήγητάς εἰς τὸ ἔργον των.

Τὸ 'Ιδρυμα Εὐγενίδου θὰ ἡσθάνετο μεγίστην ὑποχρέωσιν πρὸς τοὺς κ. καθηγητὰς τῶν Τεχνικῶν Σχολῶν διὰ ὑποδείξεις τυχὸν ἀτελειῶν, ὥστε εἰς μελλοντικὴν ἔκδοσιν νὰ διορθωθοῦν.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	Σελίς
1. Ἡλεκτρολογία .....	1
2. Ἡλεκτρικαὶ Μηχαναὶ .....	155
3. Ἡλεκτρικοὶ Σταθμοὶ – Δίκτυα .....	278
4. Ἡλεκτρολογικὸν Σχέδιον .....	355

# ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

('Επιμελεία Καθηγητῶν Τεχνικῶν Σχολῶν  
ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν Θ. ΚΟΥΖΕΛΗ, 'Επιθεωρητοῦ Τεχνικῆς Ἐκπ/σεως)

## Ο Μ Α Σ Ιη

1. α) Ἡλεκτρικὴ ἀντίστασις εἶναι ἡ ἴδιότης τῶν διαφόρων ύλικῶν νὰ παρεμποδίζουν ὀλίγον ἢ πολὺ τὴν κυκλοφορίαν τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος διὰ μέσου αὐτῶν.

Μονὰς μετρήσεως τῆς ἡλεκτρικῆς ἀντιστάσεως εἶναι τὸ "Ωμ (Ω). Εἰς τὰς ἐφαρμογὰς χρησιμοποιοῦνται ἐπίσης καὶ τὰ ἔξης πολλαπλάσια τοῦ "Ωμ :

1. Τὸ κιλοώμ (kΩ),  $1 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega$
2. Τὸ μεγγάμ (MΩ),  $1 \text{ M}\Omega = 1.000.000 \Omega \text{ ἢ } 1000 \text{ k}\Omega$ .

Ἡλεκτρικὴ ἀγωγιμότης ὀνομάζεται τὸ ἀντίστροφον τῆς ἡλεκτρικῆς ἀντιστάσεως, δηλαδὴ εἶναι ἡ ἴδιότης τῶν διαφόρων ύλικῶν νὰ διευκολύνουν τὴν διέλευσιν τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος διὰ μέσου αὐτῶν:

$$G = \frac{1}{R}.$$

Μονὰς μετρήσεως τῆς ἡλεκτρικῆς ἀγωγιμότητος εἶναι τὸ mho (μὼ) ἢ σῆμενς.

Τὴν ἀντίστασιν τῶν ἀγωγῶν τὴν μετροῦμε μὲ μίαν συσκευήν, ἡ ὅποια ὀνομάζεται γέφυρα μετρήσεως ἀντιστάσεων, τῆς ὅποιας ἡ ἀρχὴ λειτουργίας εἶναι ἡ γέφυρα Ούίτστον (Wheatstone).

(Ἡλεκτρολογία, Ἰδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 8.1, 8.2, 8.4 καὶ 8.5).

β) Κατὰ τὰ γνωστά ἡ ἀντίστασις ἐνὸς σύρματος δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

Ἐξ αὐτοῦ ἔχομεν :

$$S = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{1 \times 10}{50} = 0,2 \text{ mm}^2.$$

## ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	Σελίς
1. Ἡλεκτρολογία .....	1
2. Ἡλεκτρικαὶ Μηχαναὶ .....	155
3. Ἡλεκτρικοὶ Σταθμοὶ – Δίκτυα .....	278
4. Ἡλεκτρολογικὸν Σχέδιον .....	355

# ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

('Επιμελεία Καθηγητῶν Τεχνικῶν Σχολῶν  
ύπὸ τὴν ἐποπτείαν Θ. ΚΟΥΖΕΛΗ, 'Επιθεωρητοῦ Τεχνικῆς 'Εκπ/σεως)

## Ο Μ Α Σ 1η

1. α) Ηλεκτρική ἀντίστασις εἶναι ἡ ἴδιότης τῶν διαφόρων ύλικῶν νὰ παρεμποδίζουν ὀλίγον ἢ πολὺ τὴν κυκλοφορίαν τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος διὰ μέσου αὐτῶν.

Μονάς μετρήσεως τῆς ἡλεκτρικῆς ἀντιστάσεως εἶναι τὸ "Ωμ (Ω). Εἰς τὰς ἔφαρμογὰς χρησιμοποιοῦνται ἐπίστης καὶ τὰ ἔξης πολλαπλάσια τοῦ "Ωμ :

1. Τὸ κιλοώμ (kΩ),  $1 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega$
2. Τὸ μεγγάλωμ (MΩ),  $1 \text{ M}\Omega = 1.000.000 \Omega \text{ ή } 1000 \text{ k}\Omega$ .

Ἡλεκτρικὴ ἀγωγιμότης ὀνομάζεται τὸ ἀντίστροφον τῆς ἡλεκτρικῆς ἀντιστάσεως, δηλαδὴ εἶναι ἡ ἴδιότης τῶν διαφόρων ύλικῶν νὰ διευκολύνουν τὴν διέλευσιν τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος διὰ μέσου αὐτῶν:

$$G = \frac{1}{R}.$$

Μονάς μετρήσεως τῆς ἡλεκτρικῆς ἀγωγιμότητος εἶναι τὸ mho (μώ) ἢ σῆμενς.

Τὴν ἀντίστασιν τῶν ἀγωγῶν τὴν μετροῦμε μὲ μίαν συσκευήν, ἡ ὅποια ὀνομάζεται γέφυρα μετρήσεως ἀντιστάσεων, τῆς ὅποιας ἡ ἀρχὴ λειτουργίας εἶναι ἡ γέφυρα Ούτστον (Wheatstone).

(Ηλεκτρολογία, Ἰδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 8·1, 8·2, 8·4 καὶ 8·5).

β) Κατὰ τὰ γνωστά ἡ ἀντίστασις ἐνὸς σύρματος δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

Ἐξ αὐτοῦ ἔχομεν :

$$S = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{1 \times 10}{50} = 0,2 \text{ mm}^2.$$

Λια τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$S = \frac{1 \times 15}{80} = 0,187 \text{ mm}^2.$$

Λια τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$S = \frac{1 \times 20}{100} = 0,2 \text{ mm}^2.$$

2. α) Η λειτουργία τῶν ἡλεκτροδυναμικῶν ὄργάνων μετρήσεως στηρίζεται ἐπὶ τοῦ φαινομένου τῆς ἀμοιβαίας δράσεως δύο ρευμάτων.

Η ἀσκουμένη δύναμις μεταξὺ δύο ἀγωγῶν διαρρεομένων ὑπὸ ρεύματος εἶναι ἀνάλογος τοῦ γινομένου τῶν ἐντάσεων τῶν ρευμάτων, τὰ ὅποια διαρρέουν τοὺς ἀγωγούς.

Τὰ ὅργανα αὐτὰ εἶναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιηθοῦν τόσον εἰς τὸ συνεχὲς ὅσον καὶ εἰς τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα.

(Ἡλεκτρολογία, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 24·5).

- β) (α) Τὸ ρεῦμα τῶν γραμμῶν τροφοδοτήσεως τοῦ κινητῆρος εἶναι :

$$I = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{συνφ}}} = \frac{18.000}{1,73 \times 380 \times 0,9 \times 0,9} = 33,8 \text{ A.}$$

- (β) Η φασικὴ τάσις τοῦ κινητῆρος εἰς τὴν σύνδεσιν κατ' ἀστέρα εἶναι :

$$U_{\varphi} = \frac{U}{1,73} = \frac{380}{1,73} = 220 \text{ V.}$$

- (γ) Η ἐντασις τοῦ ρεύματος εἰς τὸ τύλιγμα τοῦ κινητῆρος, ὅταν τοῦτο εἶναι συνδεδεμένον κατὰ τρίγωνον, θὰ εἶναι ἡ φασικὴ ἐντασις ἦτοι :

$$I_{\varphi} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{33,8}{1,77} = 19,5 \text{ A.}$$

Λια τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$(α) I = \frac{5.000}{1,73 \times 380 \times 0,85 \times 0,8} = 11,1 \text{ A.}$$

$$(β) U_{\varphi} = 220 \text{ V.}$$

$$(Y) \quad I_{\varphi} = \frac{11,1}{1,73} = 6,41 \text{ A.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$(\alpha) \quad I = \frac{92.000}{1,73 \times 380 \times 0,92 \times 0,95} = 160 \text{ A.}$$

$$(\beta) \quad U_{\varphi} = 220 \text{ V.}$$

$$(Y) \quad I_{\varphi} = \frac{160}{1,73} = 92,48 \text{ A.}$$

3. α) ('Η ἀπάντησις ως εἰς τὰς παραγγράφους 23·8 καὶ 23·9 τῆς 'Ηλεκτρολογίας, Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β.).

β) Συμφώνως πρὸς τὸν νόμον Biot - Savart ἡ ἔντασις τῆς δυνάμεως, ἡ δόποια ἀσκεῖται ἐπὶ τοῦ ἀγωγοῦ, δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$P = \frac{B \cdot I \cdot l}{9,81 \times 10^6} \text{ kg}$$

$$\text{έπομένως : } P = \frac{7000 \times 8 \times 10}{9,81 \times 10^6} = 0,057 \text{ kg} = 57 \text{ gr.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$P = \frac{6000 \times 25 \times 15}{9,81 \times 10^6} = 0,229 \text{ kg} = 229 \text{ gr.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$P = \frac{6500 \times 60 \times 20}{9,81 \times 10^6} = 0,795 \text{ kg} = 795 \text{ gr.}$$

4. α) 'Ως μονάς μαγνητικῆς ἀντίστασεως λαμβάνεται ἡ ἀντίστασις τυμήματος μαγνητικοῦ κυκλώματος, τὸ δόποιον ἔχει μῆκος  $l = 1 \text{ cm}$ , διατομὴν  $F = 1 \text{ cm}^2$  καὶ συντελεστὴν μαγνητικῆς διαπερατότητος  $\mu = 1$ .

('Ηλεκτρολογία, Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 21·3).

β) 'Η μέση τιμὴ τῆς ἀναπτυσσομένης ἡλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως ἐξ αὐτεπαγωγῆς, ὅπως εἶναι γνωστόν, προκύπτει ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$E = L \frac{I_2 - I_1}{t}.$$

Έδω έχομεν :  $I_1 = 0$  και  $I_2 = 14,4 \text{ A}$  αρα

$$E = L \cdot \frac{14,4}{0,01} = 6 \times 14,4 = 86,4 \text{ V.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$E = L \cdot \frac{I_2 - I_1}{t} = 0,12 \times \frac{14,4}{0,02} = 86,4 \text{ V.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$E = L \cdot \frac{I_2 - I_1}{t} = 0,18 \times \frac{14,4}{0,015} = 172,8 \text{ V.}$$

5. α) ('Η ἀπάντησις εἰς τὰς παραγράφους 25·1 καὶ 25·2 τῆς 'Ηλεκτρολογίας, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ').

β) Τὸ διδόμενον κύκλωμα εἶναι ἴσοδύναμον μὲ τὸ κατωτέρω (σχ. 1) :

'Εκλέγομε αὐθαιρέτως ὡς θετικὴν φορὰν τῶν ΗΕΔ καὶ τῶν ρευμάτων τὴν φορὰν περιστροφῆς τῶν δεικτῶν ὠρολογίου.

'Εφαρμόζοντες τὴν δευτέραν πρότασιν τοῦ Κίρχωφ εἰς τοὺς βρόχους ΑΒΓΔΑ καὶ ΑΒΕΖΑ προκύπτουν αἱ ἔξισώσεις :

$$1) E_1 - E_2 = I \cdot r_1 + I \cdot R_2 - I_1 \cdot r_2.$$

$$2) E_1 = I \cdot r_1 + I \cdot R_2 + I_2 \cdot R_1.$$


'Εφαρμόζοντες τὴν πρώτην πρότασιν τοῦ Κίρχωφ εἰς τὸν κόμβον Δ ἔχομεν :

$$3) I_2 = I + I_1.$$

Τὸ πρόβλημα ἀνάγεται πλέον εἰς τὴν ἐπίλυσιν τοῦ συστήματος τῶν τριῶν ἔξισώσεων μὲ τοὺς τρεῖς ἀγνώστους  $I$ ,  $I_1$ ,  $I_2$ .

$$\text{"Ητοι } \begin{aligned} \text{ἔξισωσις πρώτη } 120 - 115 &= I \cdot 0,08 + I \cdot 10 - I_1 \cdot 0,5 \\ \text{ἔξισωσις δευτέρα } 120 &= I \cdot 0,08 + I \cdot 10 + I_2 \cdot 50 \end{aligned}$$

$$\text{καὶ } \text{ἔξισωσις τρίτη } I_2 = I + I_1.$$

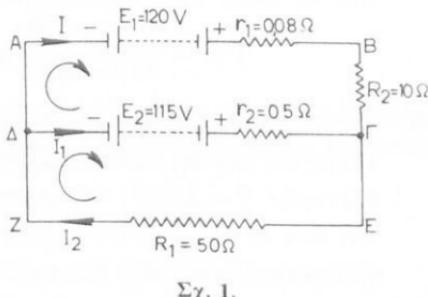

Σχ. 1.

Τελικῶς τὸ σύστημα λαμβάνει τὴν μορφήν :

$$10,08 \cdot I - 0,5 \cdot I_1 = 5$$

$$10,08 \cdot I + 50 \cdot I_2 = 120$$

$$I_2 = I + I_1.$$

"Αν ἀντικαταστήσωμεν εἰς τὴν δευτέραν ἔξισώσιν τὸ  $I_2$  διὰ τοῦ ἵσου του  $I + I_1$ , προκύπτει ὅτι :

$$10,08 \cdot I + 50 \cdot (I + I_1) = 120 \quad \text{ἢ}$$

$$10,08 \cdot I + 50 \cdot I + 50 \cdot I_1 = 120 \quad \text{ἢ}$$

$$60,08 \cdot I + 50 \cdot I_1 = 120.$$

'Επιλύομε τὸ σύστημα τῶν νέων ἔξισώσεων :

$$60,08 \cdot I + 50 \cdot I_1 = 120$$

$$10,08 \cdot I - 0,5 \cdot I_1 = 5$$

ἢ τὸ ἴσοδύναμον σύστημα

$$60,08 \cdot I + 50 \cdot I_1 = 120$$

$$10,08 \cdot I - 0,5 \cdot I_1 = 500.$$

Προσθέτοντες τὰς δύο ἔξισώσεις ἔχομεν :

$$1068,08 \cdot I = 620,$$

ἐκ τῆς ὁποίας εὑρίσκομεν :

$$I = \frac{620}{1068,08} = 0,58 \text{ A}$$

καὶ ἐκ τῆς δευτέρας τῶν ἀνωτέρω ἔξισώσεων

$$10,08 \times 0,58 - 0,5 \cdot I_1 = 5$$

$$\text{ἢ} \quad 5,8464 - 5 = 0,5 \cdot I_1$$

$$\text{ἢ} \quad I_1 = \frac{0,8464}{0,5} = 1,69 \text{ A.}$$

"Ἄρα διὰ τῆς  $R_1$  κυκλοφορεῖ ρεῦμα :

$$I_2 = I + I_1 = 0,58 + 1,69 = 2,27 \text{ A}$$

καὶ ἡ τάσις εἰς τὰ ἄκρα τῆς  $R_2$  θὰ είναι :

$$\bar{U}_{BF} = I \cdot R_2 = 0,58 \times 10 = 5,8 \text{ V.}$$

## Ο Μ Α Σ 2α

1. α) Κατὰ τὴν κυκλοφορίαν ἡλεκτρικοῦ ρεύματος διὰ μέσου ἐνὸς ἀγωγοῦ ἀναπτύσσεται θερμότης. Ἡ ἀνάπτυξις θερμότητος ὀφείλεται εἰς τὴν ἀπώλειαν μηχανικῆς ἐνέργειας ὑπὸ τῶν κυκλοφορούντων ἡλεκτρονίων, λόγω συγκρούσεως των μὲ τὰ ἄτομα τοῦ ἀγωγοῦ. Τὸ "Ωμός ὅριζεται ὡς ἡ ἀντίστασις ἐνὸς σώματος, τὸ ὅποιον διαρρέεται ὑπὸ ρεύματος ἐντάσεως ἐνὸς ἀμπέρ, ὅταν εἰς τὰ ἄκρα του ἐφαρμόζεται διαφορὰ δυναμικοῦ ἐνὸς βόλτης, δηλαδὴ εἶναι :


$$1 \Omega = \frac{1 \text{ V}}{1 \text{ A}}.$$

Τὸ Ἀμπέρ εἶναι ἡ ἐντασις ρεύματος, τὸ ὅποιον μεταφέρει ποσότητα ἡλεκτρισμοῦ ἐνὸς κουλόμ ἀνὰ δευτερόλεπτον, δηλαδὴ εἶναι :


$$1 \text{ A} = \frac{1 \text{ coul}}{1 \text{ sec}}.$$

(Ἡλεκτρολογία, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 7·2, 8·1 καὶ 8·2).

β) Τὸ σχῆμα 1 παριστάνει τὴν συνδεσμολογίαν τῶν πυκνωτῶν κατ' ἀστέρα.

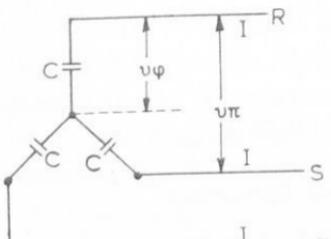

Σχ. 1.

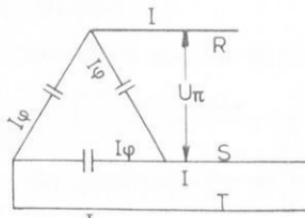

Σχ. 2.

Ἡ τάσις μεταξὺ τῶν ἄκρων κάθε πυκνωτοῦ εἶναι :

$$U_\varphi = \frac{U_\pi}{\sqrt{3}} = \frac{380}{1,73} = 220 \text{ V}.$$

Ἡ χωρητικὴ ἀντίστασις κάθε πυκνωτοῦ εἶναι :

$$X_C = \frac{10^6}{2\pi f \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 31,85} = \frac{10^6}{10^4} = 100 \Omega$$

καὶ τὸ ρεῦμα διὰ μέσου τῶν πυκνωτῶν θὰ είναι :

$$I_{\varphi} = \frac{U_{\varphi}}{X_C} = \frac{220}{100} = 2,2 \text{ A.}$$

Τὸ ρεῦμα διὰ μέσου τῶν γραμμῶν θὰ είναι τὸ αὐτὸ μὲ τὸ ρεῦμα διὰ μέσου τῶν πυκνωτῶν, δηλαδή :

$$I = 2,2 \text{ A.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$U_{\varphi} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220 \text{ V.}$$

$$X_C = \frac{10^6}{2 \cdot \pi f \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 100} = 31,85 \Omega$$

$$\text{καὶ } I_{\varphi} = \frac{U_{\varphi}}{X_C} = \frac{220}{31,85} = 6,9 \text{ A.}$$

Ἡ ἔντασις τῶν γραμμῶν είναι  $I = 6,9 \text{ A.}$

“Οταν οἱ πυκνωταὶ συνδεθοῦν κατὰ τρίγωνον, θὰ ἔχωμε τὴν συνδεσμολογίαν τοῦ σχήματος 2.

Τάσις μεταξὺ τῶν ἄκρων κάθε πυκνωτοῦ :

$$U_{\varphi} = U_{\pi} = 380 \text{ V.}$$

Τὸ ρεῦμα διὰ μέσου τοῦ κάθε πυκνωτοῦ είναι :

$$I_{\varphi} = \frac{U_{\varphi}}{X_C} = \frac{380}{100} = 3,8 \text{ A}$$

καὶ τὸ ρεῦμα διὰ μέσου τῶν γραμμῶν θὰ είναι :

$$I = \sqrt{3} I_{\varphi} = \sqrt{3} \times 3,8 = 6,57 \text{ A.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$U_{\varphi} = U_{\pi} = 380 \text{ V}$$

$$I_{\varphi} = \frac{U_{\varphi}}{X_C} = \frac{380}{31,85} = 11,9 \text{ A} \quad \text{καὶ}$$

$$I = \sqrt{3} I_{\varphi} = \sqrt{3} \times 11,9 = 20,6 \text{ A.}$$

- 2 α) Ἡ ἀπάντησις ως εἰς τὴν παράγρ. 24·4 τῆς Ἡλεκτρολογίας, Ἰδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

β) Ή χωρητική άντιστασις πυκνωτοῦ δίδεται άπό τὸν τύπον :

$$X_C = \frac{10^6}{2\pi f \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 25 \times 10} = \frac{1.000.000}{1.570} = 637 \Omega.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$X_C = \frac{10^6}{2\pi f \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 10} = \frac{1.000.000}{3.140} = 318,4 \Omega.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$X_C = \frac{10^6}{2\pi f \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 60 \times 10} = 264,3 \Omega.$$

γ) Ή χωρητικὴ άντιστασις τοῦ πυκνωτοῦ θὰ εἴναι :

$$X_C = \frac{10^6}{2\pi f \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 10} = 318,4 \Omega.$$

\*Αρά ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος διὰ τοῦ πυκνωτοῦ :

$$I = \frac{U}{X_C} = \frac{220}{318,4} = 0,69 \text{ A.}$$

\*Ως είναι γνωστόν, ὅταν εἰς τὸ κύκλωμα ύπάρχῃ μόνον πυκνωτής, ἡ φασικὴ ἀπόκλισις είναι  $\phi = 90^\circ$  καὶ ἡ ἔντασις προπορεύεται τῆς τάσεως.

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$X_C = \frac{10^6}{2\pi f \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 16} = \frac{10^6}{5.024} = 199 \Omega.$$

$$I = \frac{U}{X_C} = \frac{110}{199} = 0,55 \text{ A}$$

καὶ  $\phi = 90^\circ$ .

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$X_C = \frac{10^6}{2\pi f \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 20} = \frac{10^6}{6.280} = 159 \Omega$$

$$I = \frac{U}{X_C} = \frac{380}{159} = 23,9 \text{ A}$$

$\phi = 90^\circ$ .

3. α) Ός είναι γνωστόν, τὸ ἡλεκτρικὸν ρεῦμα, τὸ ὅποιον διαρρέει ἔνα κύκλωμα, δημιουργεῖ γύρω του ἔνα μαγνητικὸν πεδίον. Ἀντιστρόφως τώρα, ὅταν ἔνα ἡλεκτρικὸν κύκλωμα εύρισκεται ἐντὸς ἔνος μαγνητικοῦ πεδίου, τὸ ὅποιον μεταβάλλεται, τότε ἐντὸς τοῦ κυκλώματος αὐτοῦ ἀναπτύσσεται μία ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις ἐξ ἐπαγωγῆς. Ἡ ἀναπτυσσομένη ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις διαρκεῖ, ὅσον διαρκεῖ καὶ ἡ μεταβολὴ τῆς μαγνητικῆς ροής, ἐντὸς τῆς ὅποιας εύρισκεται τὸ κύκλωμα. Ἐὰν δὲ τὸ κύκλωμα είναι κλειστόν, αὐτὴ ἡ ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις ἐξ ἐπαγωγῆς προκαλεῖ τὴν κυκλοφορίαν ἔνος ἡλεκτρικοῦ ρεύματος μέσω τοῦ κυκλώματος, τὸ ὅποιον ὄνομάζεται ἐπαγωγικὸν ρεῦμα.

'Ηλεκτρεγερτικὴ δύναμις ἐξ ἐπαγωγῆς ἀναπτύσσεται πρακτικῶς εἰς τὰς ἔξης τρεῖς περιπτώσεις :

1. Εἰς ἔνα σταθερὸν πηνίον, ὅταν ἔνας μαγνήτης ἡ ἡλεκτρομαγνήτης κινήται εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ πηνίου.
2. Εἰς ἔνα πηνίον, ὅταν τοῦτο περιστρέφεται ἐντὸς σταθεροῦ μαγνητικοῦ πεδίου.
3. Εἰς ἔνα σταθερὸν πηνίον, τὸ ὅποιον εύρισκεται ἐντὸς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου ἄλλου σταθεροῦ πηνίου, τὸ ὅποιον διαρρέεται ὑπὸ ρεύματος μεταβαλλομένης ἐντάσεως.

('Ηλεκτρολογία, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 22 · 2).

β) Ἐπὶ τοῦ κάθε ἀγωγοῦ τοῦ εύρισκομένου ἐντὸς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου θὰ ἀσκῆται δύναμις σύμφωνα μὲ τὸν νόμον Biot – Savart :

$$P_1 = \frac{B \cdot I \cdot l}{9,81 \times 10^6} = \frac{6.000 \times 20 \times 25}{9,81 \times 10^6} = \frac{300}{981} \text{ kg}$$

καὶ ἐπὶ τῶν 40 ἀγωγῶν θὰ ἀσκῆται δύναμις :

$$P = P_1 \cdot N = \frac{300}{981} \times 40 = \frac{12.000}{981} = 12,2 \text{ kg.}$$

Ἡ τιμὴ τῆς ροπῆς στρέψεως θὰ είναι :

$$T = P \cdot \frac{d}{2} = 12,2 \times 0,08 = 0,976 \text{ mkg.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$P = \frac{B \cdot I \cdot l}{9,81 \cdot 10^6} \cdot N = \frac{5.000 \times 20 \times 19,62}{9,81 \times 10^6} \times 130 = 26 \text{ kg}$$

$$\text{καὶ } T = P \cdot \frac{d}{2} = 26 \times 0,10 = 2,6 \text{ mkg.}$$

4. α) (‘Η ἀπάντησις ώς εἰς τὰς παραγράφους 21 · 1 καὶ 21 · 3 τῆς ‘Ηλεκτρολογίας, ‘Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

β) “Οπως είναι γνωστὸν ἀπὸ τὴν ‘Ηλεκτροτεχνίαν, ἡ ἀναπτυσσομένη εἰς τὸ πηνίον μέση τιμὴ τῆς ἡλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως ἔξ αὐτεπαγωγῆς δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$E = L \frac{I_2 - I_1}{t},$$

Ἄρα ὁ συντελεστὴς αὐτεπαγωγῆς τοῦ πηνίου θὰ είναι :

$$L = E \frac{t}{I_2 - I_1} = 60 \times \frac{0,01}{30 - 18} = 0,05 \text{ H.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$I_2 - I_1 = 50 - 18 = 32 \text{ A} \quad \text{καὶ}$$

$$L = E \frac{t}{I_2 - I_1} = 96 \times \frac{0,02}{32} = 0,06 \text{ H.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$I_2 - I_1 = 10 - 1,8 = 8,2 \text{ A} \quad \text{καὶ}$$

$$L = E \frac{t}{I_2 - I_1} = 4,1 \times \frac{0,04}{8,2} = 0,02 \text{ H.}$$

5. α) “Εκαστος ἐκ τῶν δύο ὄπλισμῶν τοῦ πυκνωτοῦ ἀποτελεῖται ἐκ πολλῶν ἐπιπέδων μεταλλικῶν φύλλων, ἀπὸ κασσίτερον ἢ ἀλουμίνιον, τὰ ὅποια είναι ἐνωμένα μεταξὺ των ἀγωγίμως. Τὰ φύλλα τοῦ ἐνὸς ὄπλισμοῦ παρεμβάλλονται μεταξὺ τῶν φύλλων τοῦ ἄλλου εἰς τρόπον, ὥστε ὁ ἐνας ὄπλισμὸς νὰ είναι ἡλεκτρικῶς μονωμένος ἀπὸ τὸν ἄλλον, εἴτε μὲ στρῶμα ἀέρος, τὸ ὅποιον μεσολαβεῖ μεταξὺ δύο διαδοχικῶν φύλλων, εἴτε μὲ ἄλλο μονωτικὸν ύλικόν.

'Η χωρητικότης ένδος πυκνωτοῦ αύτοῦ τοῦ είδους, δίδεται άπό τὴν κατωτέρω σχέσιν :

$$C = \frac{(n-1) \times 8,84 \times K \cdot F}{10^8 \cdot d}.$$

('Ηλεκτρολογία, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 25·9).

β) Σημειώνομε τὴν πιθανήν φορὰν τῶν ρευμάτων ἐπὶ τοῦ σχήματος 3.

'Εκλέγομεν ως θετικὴν φορὰν τῆς ΗΕΔ καὶ τῶν ρευμάτων τὴν φορὰν περιστροφῆς τῶν δεικτῶν ὀρολογίου.

'Εφαρμόζομε τὴν δευτέραν πρότασιν τοῦ Κίρχωφ εἰς τοὺς ἔξης βρόχους :

$$\text{Βρόχος } \Delta \text{ΑΓΕ : } E = I_1 \cdot R_1 + I_3 \cdot R_3$$

Σχ. 3.

$$\text{Βρόχος } \Delta \text{ΒΓΕ : } E = I_2 \cdot R_2 + I_4 \cdot R_4$$

$$\text{Βρόχος } \Delta \text{ΑΒΔ : } 0 = I_2 \cdot R_2 - I_5 \cdot R_5 - I_1 \cdot R_1.$$

'Αντικαθιστῶμεν τὰς τιμὰς τῶν ἀντιστάσεων καὶ ΗΕΔ καὶ ἔχομεν :

$$(1) \quad 10 = 2I_1 + 5I_3$$

$$(2) \quad 10 = 3I_2 + 4I_4$$

$$(3) \quad 0 = 3I_2 - 6I_5 - 2I_1.$$

'Ἐν συνεχείᾳ ἔφαρμόζομε τὴν πρώτην πρότασιν τοῦ νόμου τοῦ Κίρχωφ εἰς τοὺς κόμβους Β, Δ καὶ Γ, δόποτε προκύπτουν αἱ ἔξισώσεις :

$$(4) \quad I_4 = I_2 + I_5$$


$$(5) \quad I_3 = I_1 - I_5 \quad \text{καὶ}$$

$$(6) \quad I = I_3 + I_4.$$

'Αντικαθιστῶμεν εἰς τὴν πρώτην ἔξισωσιν (1) τὴν τιμὴν  $I_3$  ἀπὸ τὴν πέμπτην ἔξισωσιν (5) :

$$10 = 2I_1 + 5(I_1 - I_5) \quad \text{ἢτοι} \quad 10 = 2I_1 + 5I_1 - 5I_5 \quad \text{καὶ}$$

$$(1') \quad 10 = 7I_1 - 5I_5.$$

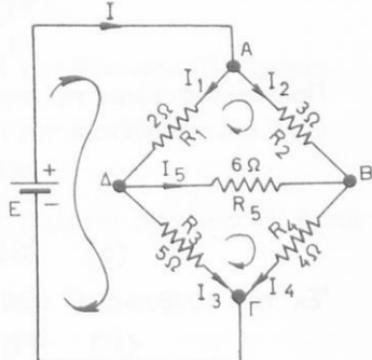

'Αντικαθιστῶμεν εἰς τὴν δευτέραν ἔξισωσιν (2) τὴν τιμὴν  $I_4$  ἀπὸ τὴν τετάρτην ἔξισωσιν (4) :

$$\begin{array}{l} 10 = 3I_2 + 4(I_2 + I_5) \quad \text{ἢ} \quad 10 = 3I_2 + 4I_2 + 4I_5 \\ (2') \quad 10 = 7I_2 + 4I_5. \end{array}$$

'Εκ τῶν δύο ἔξισώσεων (1') καὶ (2') ἔχομεν :

$$\begin{array}{l} 7I_1 - 5I_5 = 10 \\ 7I_2 + 4I_5 = 10. \end{array}$$

Πολλαπλασιάζομε τὴν πρώτην ἔξισωσιν ἐπὶ 4 καὶ τὴν δευτέραν ἐπὶ 5 καὶ προσθέτομε τὰς προκυπτούσας ἔξισώσεις :

$$\begin{array}{r} 28I_1 - 20I_5 = 40 \\ 35I_2 + 20I_5 = 50 \\ \hline (\alpha) \quad 28I_1 + 35I_2 = 90 \end{array}$$

'Εκ τοῦ συνδυασμοῦ τῶν δύο ἔξισώσεων (1') καὶ (3) ἔχομεν :

$$\begin{array}{l} (1') \quad 7I_1 - 5I_5 = 10 \\ (3) \quad -2I_1 - 6I_5 + 3I_2 = 0. \end{array}$$

Πολλαπλασιάζομε τὴν πρώτην ἔξισωσιν (1') ἐπὶ -6 καὶ τὴν δευτέραν (3) ἐπὶ 5 καὶ τὰς προσθέτομεν :

$$\begin{array}{r} -42I_1 + 30I_5 = -60 \\ -10I_1 - 30I_5 + 15I_2 = 0 \\ \hline (\beta) \quad -52I_1 + 15I_2 = -60 \end{array}$$

Λύοντες τὸ σύστημα τῶν ἔξισώσεων (α) καὶ (β) εύρισκομε τὴν τιμὴν τοῦ  $I_1$ , διότι :

$$\begin{array}{l} (\alpha) \quad 28I_1 + 35I_2 = 90 \\ (\beta) \quad 52I_1 - 15I_2 = 60 \end{array}$$

ἢ πολλαπλασιάζοντες τὴν (α) ἐπὶ 15 καὶ τὴν (β) ἐπὶ 35 καὶ προσθέτοντες τὰς δύο προκυπτούσας ἔξισώσεις ἔχομεν :

$$\begin{array}{r} (\alpha) \quad 420I_1 + 525I_2 = 1350 \\ (\beta) \quad 1820I_1 - 525I_2 = 2100 \\ \hline 2240I_1 = 3450 \quad \text{ἢ} \\ I_1 = \frac{3450}{2240} = 1,54 \text{ A.} \end{array}$$

Τὴν τιμὴν αὐτὴν ἀντικαθιστῶμεν εἰς τὴν ἔξισωσιν (1') καὶ λαμβάνομε τὴν τιμὴν τοῦ  $I_5$  ήτοι :

$$\begin{aligned} 7I_1 - 5I_5 &= 10 & \text{η} \\ 7 \times 1,54 - 5I_5 &= 10 \\ 5I_5 &= 0,78 \\ I_5 &= \frac{0,78}{5} = 0,156 \text{ A.} \end{aligned}$$

Θέτοντες τὰς τιμὰς τῶν  $I_1$  καὶ  $I_5$  εἰς τὴν ἔξισωσιν (5) ἔχομεν :

$$\begin{aligned} I_3 &= I_1 - I_5 \\ I_3 &= 1,54 - 0,156 \\ I_3 &= 1,384 \text{ A.} \end{aligned}$$

Τοποθετοῦντες τὰς τιμὰς τῶν  $I_1$  καὶ  $I_5$  εἰς τὴν ἔξισωσιν (3) ἔχομε τὴν τιμὴν τῆς  $I_2$

$$\begin{aligned} 3I_2 - 6I_5 - 2I_1 &= 0 \\ 3I_2 - 0,936 - 3,08 &= 0 & \text{η} \\ 3I_2 &= 4,016 & \text{η} \\ I_2 &= 1,339 \text{ A.} \end{aligned}$$

Τέλος ἐκ τῶν ἔξισώσεων (4) καὶ (6) λαμβάνομεν τὰς τιμὰς τῆς  $I_4$  καὶ  $I$  :

$$\begin{aligned} (4) \quad I_4 &= I_2 + I_5 & \text{η} \\ I_4 &= 1,339 + 0,156 = 1,495 \text{ A.} \\ (6) \quad I &= I_3 + I_4 \\ I &= 1,384 + 1,495 = 2,879 \text{ A.} \end{aligned}$$

### Ο Μ Α Σ 3η

- α) 'Ηλεκτρικὴ ἀγωγιμότης δύνομάζεται' τὸ ἀντίστροφον τῆς ἡλεκτρικῆς ἀντιστάσεως, δηλαδὴ είναι ἡ ἰδιότης τῶν διαφόρων ύλικῶν νὰ διευκολύνουν δλίγον ἡ πολὺ τὴν διέλευσιν τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος διὰ μέσου αὐτῶν :

$$G = \frac{1}{R}.$$

Μονὰς μετρήσεως τῆς ἡλεκτρικῆς ἀγωγιμότητος είναι τὸ μῶ (mho) ἡ σῆμενς.

Μεταξύ κουλόμ καὶ ἀμπέρ ύπτάρχει ἡ γενικὴ σχέσις :

$$I = \frac{Q}{t}.$$

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 7·3 καὶ 8·5).

β) (α) Εἰς τὸ τριγωνικὸν τριφασικὸν σύστημα αἱ φασικαὶ τάσεις εἶναι ᾧσαι μὲ τὰς τάσεις μεταξὺ τῶν γραμμῶν, εἶναι δηλαδὴ:

$$U_\varphi = U_\pi = 220 \text{ V.}$$

(β) "Οταν τὸ σύστημα λειτουργῇ ἐν κενῷ, δὲν κυκλοφορεῖ ρεῦμα διὰ μέσου τῶν φάσεων.

(γ) Εἰς τὴν περίπτωσιν ὅμοιομόρφου φορτίου τὸ ρεῦμα κάθε φάσεως δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$I_\varphi = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{173}{1,73} = 100 \text{ A.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$(α) U_\varphi = 380 \text{ V.}$$

$$(β) I_\varphi = 0.$$

$$(γ) I_\varphi = \frac{519}{1,73} = 300 \text{ A.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$(α) U_\varphi = 500 \text{ V.}$$

$$(β) I_\varphi = 0.$$

$$(γ) I_\varphi = \frac{86,5}{1,73} = 50 \text{ A.}$$

2. α) 'Η λειτουργία τῶν ἡλεκτροκινητήρων καὶ τῶν ὀργάνων μετρήσεως μὲ στρεπτὸν πηνίον βασίζεται ἐπὶ τοῦ φαινομένου τῆς ἀναπτύξεως ἡλεκτρομαγνητικῶν δυνάμεων.

'Ηλεκτρομαγνητικὴ δύναμις ἀναπτύσσεται ἐπὶ ἐνὸς εύθυγράμμου ἀγωγοῦ διαρρεομένου ὑπὸ ρεύματος, ὅταν εἰσαχθῇ ἐντὸς ὅμογενοῦς μαγνητικοῦ πεδίου, καθέτως πρὸς τὴν διεύθυνσιν τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν. 'Η διεύθυνσις τῆς κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἀναπτυσσομένης ἡλεκτρομαγνητικῆς δυνάμεως εἶναι κάθετος πρὸς τὸν

άγωγὸν καὶ κάθετος ἐπίσης πρὸς τὴν διεύθυνσιν τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τείνῃ νὰ κινήσῃ τὸν ἄγωγὸν παραλλήλως πρὸς τὸν ἑαυτόν του καὶ καθέτως πρὸς τὴν διεύθυνσιν τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν. Ἡ φορὰ τῆς ἡλεκτρομαγνητικῆς δυνάμεως εὑρίσκεται διὰ τοῦ κανόνος τῆς ἀριστερᾶς χειρός.

(Ήλεκτρολογία, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 24·1, 24·2, 24·3).

β) Ἡ αὐτεπαγωγικὴ ἀντίστασις ἐνὸς πηνίου δίδεται ἀπὸ τὸν τύπον :  $X_L = 2\pi f \cdot L = 2 \times 3,14 \times 60 \times 0,19 = 71,59 \Omega$ .

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$X_L = 2\pi f \cdot L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,06 = 18,84 \Omega.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$X_L = 2\pi f \cdot L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,5 = 157 \Omega.$$

γ) Ἡ αὐτεπαγωγικὴ ἀντίστασις τοῦ πηνίου θὰ εἴναι :

$$X_L = 2\pi f \cdot L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,2 = 62,8 \Omega.$$

Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος διὰ τοῦ πηνίου δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$I = \frac{U}{X_L} = \frac{220}{62,8} = 3,5 \text{ A.}$$

Ἐφ' ὅσον τὸ πηνίον ἔχει ἀμελητέαν ώμικὴν ἀντίστασιν, ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος ἔχει φασικὴν ἀπόκλισιν  $90^\circ$  ( $\phi = 90^\circ$ ), καὶ καθυστερεῖ ἔναντι τῆς τάσεως.

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$X_L = 2\pi f \cdot L = 2 \times 3,14 \times 60 \times 0,5 = 188,4 \Omega.$$

$$I = \frac{U}{X_L} = \frac{440}{188,4} = 2,33 \text{ A.}$$

$$\phi = 90^\circ.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$X_L = 2\pi f \cdot L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,8 = 251,2 \Omega.$$

$$I = \frac{U}{X_L} = \frac{120}{251,2} = 0,47 \text{ A.}$$

$$\phi = 90^\circ.$$

3. α) ('Η άπαντησις ώς εις παράγραφον 22·2 τῆς 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β.).

(β) Δίδονται :

$$l = 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}, \quad I_1 = I_2 = 500 \text{ A} \quad \text{καὶ } \alpha = 1 \text{ cm.}$$

'Η έντασις τῆς δυνάμεως εύρισκεται διὰ τοῦ τύπου :

$$P = \frac{I_1 \cdot I_2 \cdot l}{5 \cdot \alpha \cdot 9,81 \cdot 10^6} = \frac{500 \times 500 \times 100}{5 \times 1 \times 9,81 \times 10^6} = \frac{5}{9,81} = 0,509 \text{ kg.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$P = \frac{I_1 \cdot I_2 \cdot l}{5 \cdot \alpha \cdot 9,81 \cdot 10^6} = \frac{1500 \times 1500 \times 100}{5 \times 2 \times 9,81 \times 10^6} = \frac{225}{98,1} = 2,293 \text{ kg.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$P = \frac{I_1 \cdot I_2 \cdot l}{5 \cdot \alpha \cdot 9,81 \cdot 10^6} = \frac{3000 \times 3000 \times 100}{5 \times 2 \times 9,81 \times 10^6} = \frac{90}{9,81} = 9,174 \text{ kg.}$$

4. α) 'Εάν ἔνα πτηνίον ἔχῃ N σπείρας καὶ διαρρέεται ύπὸ ρεύματος ἐντάσεως I ἀμπέρ, τότε τὸ γινόμενον N · I ὀνομάζεται ἀριθμὸς ἀμπεριγμάτων ἢ ἀπλῶς ἀμπερελίγματα τοῦ πτηνίου.

Τὰ ἀμπερελίγματα συμβολίζονται διὰ τοῦ At.

Αἱ μαγνητικαὶ γραμμαί, ἐντὸς τοῦ πτηνίου, πλὴν τῶν περιοχῶν τῶν ἄκρων του, εἰναι εὐθεῖαι παραλλήλοι πρὸς τὸν ἄξονά του. Πρὸς τὰ ἄκρα τοῦ πτηνίου καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ, αἱ μαγνητικαὶ γραμμαὶ ἔξαπλοῦνται καὶ ἔχουν διάταξιν ὁμοίαν πρὸς τὴν διάταξιν τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν ἐπιμήκους μαγνήτου, ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 20·3α τῆς 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β., τὸ δόπιον νὰ κατασκευασθῇ.

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β., παράγρ. 20·3 καὶ 20·5).

β) 'Η ἀναπτυσσομένη ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις ἐντὸς τοῦ ἀγωγοῦ, δὸ δόπιος κινεῖται παραλλήλως πρὸς ἑαυτὸν καὶ τέμνει ύπὸ γωνίαν β τὰς μαγνητικὰς γραμμὰς ὁμογενοῦς μαγνητικοῦ πεδίου, εύρισκεται διὰ τοῦ τύπου :

$$E = \frac{B \cdot l \cdot U}{10^8} \cdot \sin \beta \text{ (βόλτ).}$$

Δίδονται  $B = 6000$  Γκάους,  $l = 10$  cm,  $U = 12$  m/sec = 1200 cm/sec και  $\beta = 30^\circ$ .

\*Αρα έχομεν :

$$E = \frac{B \cdot l \cdot U}{10^8} \cdot \sin \beta = \frac{6000 \times 10 \times 12000}{10^8} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{72 \times \sqrt{3}}{200} = \\ = 0,6235 \text{ V.}$$

Λιà τà èντòs πaρενθéσeωs δeδoμéνa:

$$E = \frac{B \cdot l \cdot U}{10^8} \cdot \sin \beta = \frac{7000 \times 15 \times 1500}{10^8} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \\ = \frac{1575 \times 0,707}{1.000} = 1,113 \text{ V.}$$

Λià τà ènτòs áγkύñlēs δeδoμéνa:

$$E = \frac{B \cdot l \cdot U}{10^8} \cdot \sin \beta = \frac{8000 \times 20 \times 2000}{10^8} \times 0,5 = 1,6 \text{ V.}$$

5. α) Εiς tèn πeρíptωsiv aútēn, δeηlaδè òtañ χrηsiμoπoioηthè h-  
leektrorolustikòs puknωtèjs eis tásiv megalutérañ tèjs áñagrapfomé-  
ntiñ ñpò tòu kataskeuastuñ tòu, aúxánetai tò reeumá diafugyñs  
kai eñiñs diunatòñ ñà lâbth piolù megalpñ tiumhñ, òtañ h-éfapmoczo-  
ménh tásis eis tòñ puknωtèjñ fthástè tèn tiumhñ tèjs tásesow sçhyma-  
tismouñ. Sunjhawñ h- tásis leitourygias tòñ puknωtòñ aútawñ eñiñs  
tà 75 – 80 % tèjs tásesow sçhymatismouñ.

('Ηleektroroloyia, 'Idp. Eügeenidou, Tómos Γ, paphágr. 25.9).

(Dià tèn zhtouménh pereigrapfhn énòs metabhltoñ puknωtòñ, d-  
éxetazómenos thà áptantéjs me òsas pereilamþanontai eis tèn paphágr. 25.10 tèjs 'Ηleektroroloyia, Tómos Γ).

β) 'Eklégyomem aúthairétews ñs ñtetikèn fhorån tòñ HEĐ kai tòñ  
reueumátowñ tèn ántíthetov tèjs fhorås pereistropfhs tòñ deikitòñ tòu  
ôrrologyiou.

'Anafereómewi eis tò sçhyma tòu ñtematos, éfapmoczoem tèn deutérañ  
prrótasiv tòu Kírchwof eis tòñs bróchous AHZBΓΔA kai AHZBA.

'Ek tòu pprótou eñxomem:

$$E_2 - E_1 = R_2 I_2 - R_1 I_1 \quad \text{ñ} \\ 12 - 8 = 5 I_2 - I_1 \quad \text{ñ}$$

(éxíswsiv pprótη)  $4 = 5 I_2 - I_1$ .

'Εκ τοῦ βρόχου ΑΗΖΒΑ ̄χομεν :

$$\begin{aligned} E_2 &= R_2 I_2 + R_3 I_3 && \text{η} \\ (\text{ξίσωσις δευτέρα}) \quad 12 &= 5 I_2 + 6 I_3. \end{aligned}$$

Τέλος ̄φαρμόζοντες τὴν πρώτην πρότασιν τοῦ Κίρχωφ εἰς τὸ κόμβον Β ̄χομεν :

$$(\text{ξίσωσις τρίτη}) \quad I_3 = I_1 + I_2.$$

Τὴν τιμὴν τοῦ  $I_3$  ἐκ τῆς τρίτης ξίσωσεως τοποθετοῦμεν εἰς τὴν δευτέραν ξίσωσιν καὶ ̄χομεν :

$$\begin{aligned} 12 &= 5 I_2 + 6 (I_1 + I_2) && \text{η} \\ 12 &= 5 I_2 + 6 I_1 + 6 I_2 && \text{η} \\ 12 &= 11 I_2 + 6 I_1. \end{aligned}$$

"Αρα ἡ πρώτη καὶ δευτέρα ξίσωσις, εἶναι τώρα :

$$\begin{aligned} 5 I_2 - I_1 &= 4 \\ 11 I_2 + 6 I_1 &= 12. \end{aligned}$$

Πολλαπλασιάζοντες τὴν πρώτην ξίσωσιν ἐπὶ 6 καὶ προσθέτοντες κατὰ μέλη τὰς δύο ξίσωσεις προκύπτει ἡ τιμὴ τοῦ  $I_2$ :

$$\begin{array}{r} 30 I_2 - 6 I_1 = 24 \\ 11 I_2 + 6 I_1 = 12 \\ \hline 41 I_2 = 36 \quad \text{καὶ} \\ I_2 = \frac{36}{41} = 0,878 \text{ A.} \end{array}$$

Τὴν τιμὴν αὐτὴν τοῦ  $I_2$  τοποθετοῦμεν εἰς τὴν πρώτην ξίσωσιν, ὅπότε προκύπτει ἡ τιμὴ τοῦ  $I_1$ .

$$\begin{aligned} 4 &= 5 \cdot I_2 - I_1 && \text{η} \\ 4 &= 5 \times 0,878 - I_1 && \text{η} \\ I_1 &= 4,390 - 4 \quad \text{καὶ} \\ I_1 &= 0,390 \text{ A.} \end{aligned}$$

Τὰς τιμὰς  $I_1$  καὶ  $I_2$  τοποθετοῦμεν εἰς τὴν τρίτην ξίσωσιν καὶ ̄χομεν τὴν τιμὴν τοῦ  $I_3$ .


$$\begin{aligned} I_3 &= I_1 + I_2 \\ I_3 &= 0,390 + 0,878 \quad \text{καὶ} \\ I_3 &= 1,268 \text{ A.} \end{aligned}$$

## Ο Μ Α Σ 4η

1. α) ('Η άπάντησις ως εις τὴν παράγραφον 10.1 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α).

β) Διὰ νὰ εύρωμε τὴν ἔντασιν διὰ τοῦ οὐδετέρου ὀγκογοῦ κάμνομε τὴν κατωτέρω διανυσματικήν παράστασιν τῶν τάσεων καὶ ἔντάσεων. 'Η ζητουμένη  $I_N$  εἶναι τὸ γεωμετρικὸν ἄθροισμα τῶν τριῶν διανυσμάτων  $I_R$ ,  $I_S$ ,  $I_T$  (σχ. 1).

'Επὶ τῇ βάσει τῆς κλίμακος τῶν ἔντάσεων εύρισκομεν ὅτι :

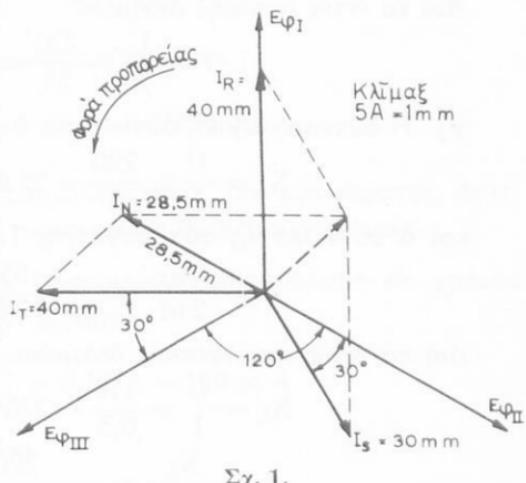

Σχ. 1.

$$I_N = 28.5 \text{ mm} \times 5 \text{ A/mm} = 142.5 \text{ A}$$

'Επίσης ἀπὸ τὸ διάγραμμα παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ἔντασις διὰ τοῦ οὐδετέρου  $I_N$  προπορεύεται τῆς  $E_\phi$  I.

Διὰ τὰ δεδομένα ἐντὸς τῶν παρενθέσεων δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσωμεν τὸ ἴδιον σχῆμα μὲ κλίμακα 10 A = 1 mm, ὅπότε προκύπτει :  $I_N = 28.5 \text{ mm} \times 10 \text{ A/mm} = 285 \text{ A}$ .

Διὰ τὰ δεδομένα ἐντὸς τῶν ἀγκυλῶν θὰ ἔχωμεν τὸ ἴδιον σχῆμα μὲ κλίμακα ὅμως 2A = 1 mm, ὅπότε

$$I_N = 28.5 \text{ mm} \times 2 \text{ A/mm} = 57 \text{ A.}$$

2. α) ('Η άπάντησις ως εις τὰς παραγράφους 24.1 καὶ 24.2 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β.).

β) 'Η ἔντασις τοῦ ρεύματος διὰ μέσου τοῦ καταναλωτοῦ εἶναι :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{11} = 20 \text{ A.}$$

'Εφ' ὅσον δὲ καταναλωτὴς εἶναι ὠμικός, ἡ φασικὴ ἀπόκλισις εἶναι μηδέν :  $\phi = 0$ .

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{22} = 10 \text{ A}, \quad \phi = 0.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{55} = 4 \text{ A}, \quad \phi = 0.$$

γ) 'Η αὐτεπαγωγικὴ ἀντίστασις ἐνὸς πηνίου θὰ εἴναι :

$$X_L = \frac{U}{I} = \frac{220}{4} = 55 \Omega$$

καὶ δ συντελεστὴς αὐτεπαγωγῆς  $L$  θὰ εἴναι :

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{55}{2 \times 3,14 \times 50} = \frac{55}{314} = 0,175 \text{ H.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$X_L = \frac{U}{I} = \frac{110}{0,5} = 220 \Omega$$


$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{220}{2 \times 3,14 \times 60} = \frac{220}{377} = 0,58 \text{ H.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$X_L = \frac{U}{I} = \frac{440}{1,1} = 400 \Omega \quad \text{καὶ}$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{400}{2 \times 3,14 \times 25} = \frac{400}{157} = 2,55 \text{ H.}$$

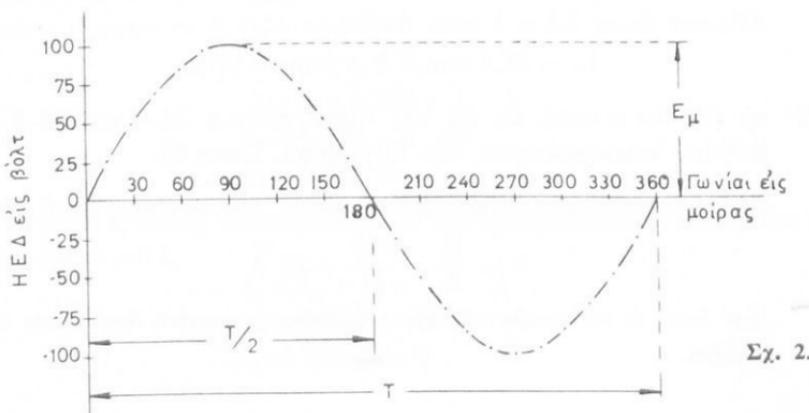3. α) 'Η ζητουμένη καμπύλη φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 2.



β) Ή εντασις του ρεύματος, ή όποια κυκλοφορεῖ διά μέσου του πηγίου, είναι :

$$I = \frac{E}{R} = \frac{12}{80} = 0,15 \text{ A} = 150 \text{ m A.}$$

Η σταθερά χρόνου του κυκλώματος είναι :

$$\frac{L}{R} = \frac{20}{80} = 0,25 \text{ sec} = 250 \text{ msec.}$$

Από τήν στιγμήν της βραχυκυκλώσεως του κυκλώματος, άντιστοιχούν αἱ ἔξῆς ἐντάσεις ρεύματος εἰς διαφόρους χρόνους :

1. Κατὰ τήν στιγμήν της βραχυκυκλώσεως, δηλαδὴ εἰς χρόνον μηδὲν sec, τὸ ρεῦμα ἔχει ἐντασιν :

$$I = \frac{E}{R} = \frac{12}{80} = 0,15 \text{ A} = 150 \text{ m A}$$

(σημείον «Α» τῆς καμπύλης).

2. Εἰς χρόνον  $0,2 \cdot \frac{L}{R}$  sec, δηλαδὴ :

$$0,2 \times 0,25 = 0,050 \text{ sec} = 50 \text{ msec},$$

τὸ ρεῦμα ἔχει ἐντασιν  $\frac{81,87}{100} \cdot 1 \text{ A}$ , δηλαδὴ :

$$\frac{81,87}{100} \times 0,15 = \frac{12,2805}{100} = 0,122805 \text{ A} = 122,8 \text{ m A}$$

(σημείον «Β» τῆς καμπύλης).

3. Εἰς χρόνον  $0,5 \cdot \frac{L}{R}$  sec, δηλαδὴ :

$$0,5 \times 0,25 = 0,125 \text{ sec} = 125 \text{ msec},$$

τὸ ρεῦμα ἔχει ἐντασιν  $\frac{60,65}{100} \cdot 1 \text{ A}$ , δηλαδὴ :

$$\frac{60,65}{100} \times 0,15 = \frac{9,0975}{100} = 0,090975 \text{ A} = 90,9 \text{ m A}$$

(σημείον «Γ» τῆς καμπύλης).



4. Εἰς χρόνον  $1 \cdot \frac{L}{R}$  sec, δηλαδὴ :

$$1 \times 0,25 = 0,250 \text{ sec} = 250 \text{ msec},$$

τὸ ρεῦμα ἔχει ἐντασιν  $\frac{36,79}{100} \cdot 1 \text{ A}$ , δηλαδὴ :

$$\frac{36,79}{100} \times 0,15 = \frac{5,5185}{100} = 0,055185 \text{ A} = 55,1 \text{ m A}$$

(σημείον «Δ» τῆς καμπύλης).

5. Εἰς χρόνον  $1,5 \cdot \frac{L}{R}$  sec, δηλαδὴ :

$$1,5 \times 0,25 = 0,375 \text{ sec} = 375 \text{ msec},$$

τὸ ρεῦμα ἔχει ἐντασιν  $\frac{22,31}{100} \cdot 1 \text{ A}$ , δηλαδὴ :

$$\frac{22,31}{100} \times 0,15 = \frac{3,3465}{100} = 0,033465 \text{ A} = 33,4 \text{ m A}$$

(σημείον «Ε» τῆς καμπύλης).

6. Εἰς χρόνον  $2 \cdot \frac{L}{R}$  sec, δηλαδὴ :

$$2 \times 0,25 = 0,50 \text{ sec} = 500 \text{ msec},$$

τὸ ρεῦμα ἔχει ἐντασιν  $\frac{13,53}{100} \cdot 1 \text{ A}$ , δηλαδὴ :

$$\frac{13,53}{100} \times 0,15 = \frac{2,0295}{100} = 0,020295 \text{ A} = 20,29 \text{ m A}$$

(σημείον «Ζ» τῆς καμπύλης).

7. Εἰς χρόνον  $3 \cdot \frac{L}{R}$  sec, δηλαδὴ :

$$3 \times 0,25 = 0,75 \text{ sec} = 750 \text{ msec},$$

τὸ ρεῦμα ἔχει ἐντασιν  $\frac{4,98}{100} \cdot 1 \text{ A}$ , δηλαδή :

$$\frac{4,98}{100} \times 0,15 = \frac{0,747}{100} = 0,00747 \text{ A} = 7,4 \text{ m A}$$

(σημείον «Η» τῆς καμπύλης).

8. Εις χρόνον  $4 \cdot \frac{L}{R}$  sec, δηλαδή :

$$4 \times 0,25 = 1 \text{ sec} = 1000 \text{ msec},$$

τὸ ρεῦμα ἔχει ἐντασιν  $\frac{1,83}{100} \cdot 1 \text{ A}$ , δηλαδή :

$$\frac{1,83}{100} \times 0,15 = \frac{0,2745}{100} = 0,002745 \text{ A} = 2,7 \text{ m A}$$

(σημεῖο «Θ» τῆς καμπύλης).

9. Εις χρόνον  $5 \cdot \frac{L}{R}$  sec, δηλαδή :

$$5 \times 0,25 = 1,25 \text{ sec} = 1250 \text{ msec},$$

τὸ ρεῦμα ἔχει ἐντασιν  $\frac{0,67}{100} \cdot 1 \text{ A}$ , δηλαδή :

$$\frac{0,67}{100} \times 0,15 = \frac{0,1005}{100} = 0,001005 \text{ A} = 1 \text{ m A}$$

(σημεῖο «Ι» τῆς καμπύλης).

10. Εις χρόνον  $10 \cdot \frac{L}{R}$  sec, δηλαδή :

$$10 \times 0,25 = 2,5 \text{ sec} = 2500 \text{ msec},$$


τὸ ρεῦμα ἔχει ἐντασιν  $\frac{0,0045}{100} \cdot 1 \text{ A}$ , δηλαδή :

$$\frac{0,0045}{100} \times 0,15 = \frac{0,000657}{100} = 0,00000675 \text{ A} = 0,006 \text{ m A}$$

(σημεῖο «Κ» τῆς καμπύλης).

Εἰς σύστημα δρθιογωνίων ἀξόνων, λαμβάνομεν ἐπὶ τοῦ κατακορύφου ἄξονος τὰς τιμὰς τῆς ἐντάσεως καὶ ἐπὶ τοῦ δριζοντίου ἄξονος τὰς τιμὰς τοῦ χρόνου, κατόπιν δὲ προσδιορίζομε τὰ σημεῖα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι καὶ Ι, συμφώνως πρὸς τὰ προαναφερόμενα ζεύγη τιμῶν. Ἐνώνοντες τὰ σημεῖα αὐτά, προκύπτει ἡ ζητουμένη καμπύλη (σχ. 3).

[Αὔτονότον τυγχάνει ὅτι εἰς τὸν ἔξεταζόμενον θὰ δοθοῦν τὰ πο-

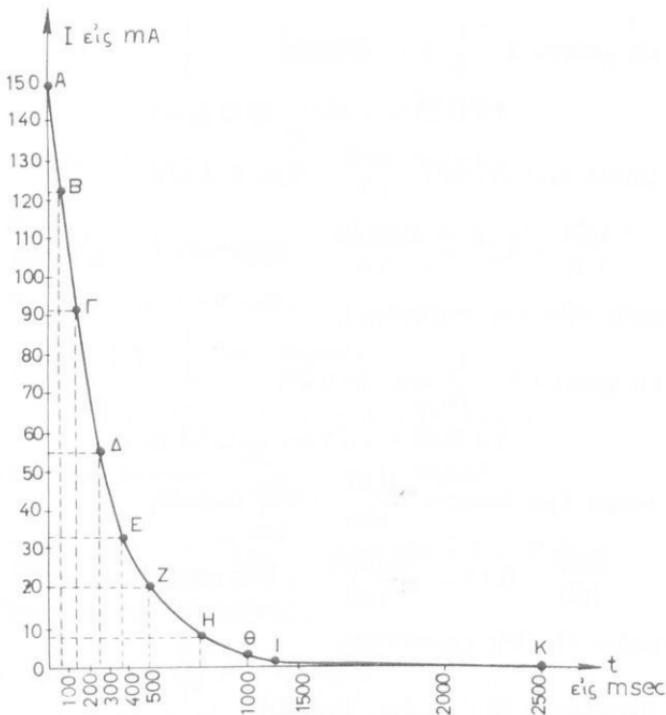

Σχ. 3.

σοστὰ τῆς ἐντάσεως  $I$ , τὰ ἀντιστοιχοῦντα εἰς τὰς διαφόρους τιμὰς τῆς σταθερᾶς χρόνου  $\frac{L}{R}$  ].

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 23·7).

4. α) "Όταν κάμψωμεν ἔνα σωληνοειδὲς πηνίον μεγάλου μήκους καὶ μικρᾶς διαμέτρου εἰς σχῆμα δακτυλίου, προκύπτει τὸ δνομαζόμενον δακτυλοειδὲς πηνίον.

"Όταν τὸ δακτυλοειδὲς πηνίον διαρρέεται ὑπὸ ρεύματος, αἱ μαγνητικαὶ γραμμαὶ τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου ποὺ δημιουργεῖται ὑπάρχουν μόνον ἐντὸς τοῦ πηνίου καὶ εἶναι περιφέρειαι ὁμοκέντρων κύκλων, αἱ ὅποιαι ἔχουν τὸ κέντρον των ἐπὶ τοῦ ἄξονος τοῦ πηνίου.

'Εξ αὐτῶν ἡ μέση περιφέρεια δνομάζεται μέση μαγνητικὴ γραμμή.

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 20·4.).

β) Ή τιμή τῆς ἀναπτυσσομένης ΗΕΔ ἐντὸς τοῦ ἀγωγοῦ εύρισκεται ἀπὸ τὸν τύπον :

$$E = \frac{B \cdot u \cdot l}{10^8},$$

ἄρα ἡ ταχύτης, μὲ τὴν ὅποιαν κινεῖται ὁ ἀγωγός, θὰ εἴναι :

$$u = \frac{E \cdot 10^8}{B \cdot l} = \frac{1,2 \times 10^8}{8000 \times 12,5} = 1200 \text{ cm/sec} = 12 \text{ m/sec}.$$

Αιὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$u = \frac{E \cdot 10^8}{B \cdot l} = \frac{1,8 \times 10^8}{6000 \times 15} = \frac{18000}{9} = 2000 \text{ cm/sec} = 20 \text{ m/sec}.$$

Αιὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$u = \frac{E \cdot 10^8}{B \cdot l} = \frac{2,1 \times 10^8}{7000 \times 20} = \frac{21000}{14} = 1500 \text{ cm/sec} = 15 \text{ m/sec}.$$

5. α) Εἰς ἔνα καταναλωτὴν σειρᾶς, ὁ ὅποιος περιέχει  $L$ ,  $C$  καὶ  $R$ , θὰ ἔχωμε συντονισμόν, ὅταν ἡ ἐπαγγικὴ ἀντίστασις τοῦ πινίου  $X_L$  εἴναι ἵση πρὸς τὴν χωρητικὴν ἀντίστασιν τοῦ πυκνωτοῦ  $X_C$ , δηλαδὴ  $X_L = X_C$ ,

$$\text{ἢ } \omega L = \frac{1}{\omega C} \quad \text{ἢ } LC\omega^2 = 1.$$

Κατὰ τὸν συντονισμὸν σειρᾶς ἔχομεν :

1) Ή σύνθετος ἀντίστασις τοῦ καταναλωτοῦ ἀποκτᾶ τὴν ἐλαχίστην τιμὴν τῆς  $Z = R$ .

2) Τὸ ρεῦμα, τὸ ὅποιον διαρρέει τὸν καταναλωτὴν  $I = \frac{U}{Z}$ , ἀποκτᾶ μεγίστην τιμὴν, διότι γίνεται :


$$I = \frac{U}{R}.$$

3) Αἱ τάσεις :  $U_R = I \cdot R$ ,  $U_L = I \cdot X_L$  καὶ  $U_C = I \cdot X_C$  μεταξὺ τῶν ἄκρων τῆς ἀντιστάσεως, τῆς αὐτεπαγωγῆς καὶ τοῦ πυκνωτοῦ ἀποκτοῦν μεγίστας τιμάς, ἀφοῦ ἡ ἐντασις  $I$  κατὰ τὸν συντονισμὸν λαμβάνει τὴν μεγίστην τῆς τιμὴν.

4) Επειδή  $\epsilonφ \phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{0}{R} = 0$ , αρα επειδή  $\phi = 0^\circ$ , τότε ρεῦμα διὰ μέσου τοῦ καταναλωτοῦ είναι έν φάσει μὲ τὴν ἐφαρμοζούμενην τάσιν εἰς τὰ ἄκρα του. Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ συντονισμοῦ σειρᾶς αἱ τάσεις μεταξὺ τῶν ἄκρων τοῦ πηνίου καὶ τοῦ πυκνωτοῦ είναι δυνατὸν νὰ καταστοῦν ἐπικίνδυνοι διὰ τὰς συσκευὰς αὐτὰς καὶ διὰ τοὺς ἀνθρώπους.

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 27·10).

β) Εκλέγομεν αὐθαιρέτως ὡς θετικὴν φορὰν τῶν ΗΕΔ καὶ τῶν ρευμάτων τὴν φορὰν περιστροφῆς τῶν δεικτῶν τοῦ ωρολογίου (σχ. 4).

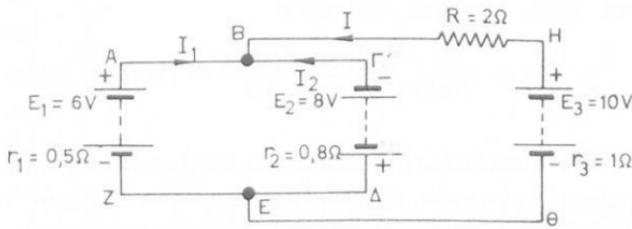

Σχ. 4.

'Εφαρμόζοντες τὴν δευτέραν πρότασιν τοῦ Κίρχωφ εἰς τοὺς βρόχους προκύπτουν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

Εἰς τὸν βρόχον ΑΓΔΖΑ είναι  $E_1$  καὶ  $E_2$  θετικαί. Εκ τούτου προκύπτει ἡ ἔξισωσις :

$$\begin{aligned} E_1 + E_2 &= r_1 I_1 - r_2 I_2 \quad \text{ἢ} \\ 6 + 8 &= 0,5 I_1 - 0,8 I_2 \quad \text{καὶ} \\ 0,5 I_1 - 0,8 I_2 &= 14. \end{aligned} \tag{α}$$

Εἰς τὸν βρόχον ΑΒΗΘΕΖΑ είναι  $E_1$  θετική,  $E_3$  ἀρνητική. Εκ τούτου προκύπτει ἡ ἔξισωσις :

$$\begin{aligned} E_1 - E_3 &= r_1 I_1 - RI - r_3 I \quad \text{ἢ} \\ 6 - 10 &= 0,5 I_1 - 21 - I \quad \text{ἢ} \\ - 4 &= 0,5 I_1 - 3 I \quad \text{ἢ} \\ 0,5 I_1 - 3 I &= - 4. \end{aligned} \tag{β}$$

Τέλος έφαρμόζοντες τὴν πρώτην πρότασιν τοῦ Κίρχωφ εἰς τὸν κόμβον Β ἔχομε τὴν ἑξίσωσιν :

$$\begin{aligned} I_1 + I_2 + I &= 0 \quad \text{ἢ} \\ -I_2 &= I_1 + I. \end{aligned} \quad (\gamma)$$

Τὸ πρόβλημα ἀνάγεται πλέον εἰς τὴν ἐπίλυσιν τοῦ συστήματος τῶν τριῶν ἑξισώσεων (α), (β), (γ).

\* Απὸ τὴν (γ) ἑξίσωσιν τοποθετοῦμε τὴν τιμὴν τοῦ  $I_2$  εἰς τὴν (α) καὶ λαμβάνομεν :

$$\begin{aligned} 0,5 I_1 + 0,8 I_1 + 0,8 I &= 14 \quad \text{ἢ} \\ 1,3 I_1 + 0,8 I &= 14. \end{aligned} \quad (\alpha')$$

\* Επιλύομε τὸ σύστημα τῶν ἑξισώσεων (α') καὶ (β). \* Εχομεν :

$$\begin{aligned} 1,3 I_1 + 0,8 I &= 14 \\ 0,5 I_1 - 3 I &= -4. \end{aligned}$$

Πολλαπλασιάζομε τὰ μέλη τῆς (α') ἐπὶ 3 καὶ τῆς (β) ἐπὶ 0,8 καὶ τὰς προσθέτομεν :

$$\begin{aligned} 3,9 I_1 + 2,4 I &= 42 \\ 0,4 I_1 - 2,4 I &= -3,2 \\ \hline 4,3 I_1 &= 38,8, \quad \text{ἐκ τῆς ὅποιας} \\ I_1 &= \frac{38,8}{4,3} = 9,02 \text{ A.} \end{aligned}$$

Τὴν τιμὴν αὐτὴν τοποθετοῦμεν εἰς τὴν (β) ἑξίσωσιν :

$$\begin{aligned} 0,5 I_1 - 3 I &= -4 \\ 0,5(9,02) - 3 I &= -4 \\ 4,51 - 3 I &= -4 \\ -3 I &= -4 - 4,51 \\ -3 I &= -8,51 \\ I &= \frac{-8,51}{3} = 2,84 \text{ A.} \end{aligned}$$




Τὰς τιμὰς  $I_1$  καὶ  $I$  τοποθετοῦμεν εἰς τὴν (γ) ἑξίσωσιν, ὅπότε εὑρίσκομε τὴν τιμὴν τοῦ  $I_2$ .

$$\begin{aligned} -I_2 &= I_1 + I \\ -I_2 &= 9,02 + 2,84 = 11,86 \text{ A} \quad \text{ἢ} \\ I_2 &= -11,86 \text{ A.} \end{aligned}$$

Τὸ σημεῖον (—) εἰς τὴν εύρεθεῖσαν τιμὴν τῆς  $I_2$  φανερώνει ὅτι ἡ φορὰ τῆς  $I_2$  εἶναι ἀντίθετος ἀπὸ τὴν ληφθεῖσαν εἰς τὸ ἀνωτέρω κύκλωμα.

## ΟΜΑΣ 5η

1. α) Εἰς τὸ κύκλωμα ἐν σειρᾷ, ἡ ἐφαρμοζομένη τάσις  $U$  εἰς τὰ ἄκρα

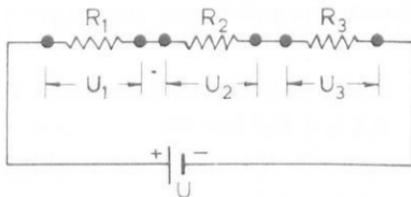

Σχ. 1.

τοῦ κυκλώματος εἶναι ἵστη μὲ τὸ ἀθροισμα τῶν τάσεων εἰς τὰ ἄκρα τῶν καταναλωτῶν, δηλαδὴ (σχ. 1) :

$$U = U_1 + U_2 + U_3.$$

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 102).

β) Ἀστεροειδὴς σύνδεσις. Ἡ φασικὴ τάσις θὰ εἶναι :

$$U_\varphi = \frac{U_\pi}{\sqrt{3}} = \frac{380}{1,73} = 220 \text{ V.}$$

Ἡ αύτεπαγωγικὴ ἀντίστασις τοῦ πηνίου ἔχει τιμὴν :

$$X_L = 2\pi f L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,1 = 31,4 \Omega$$

καὶ ἡ σύνθετος ἀντίστασις τοῦ πηνίου :

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{20^2 + 31,4^2} = \sqrt{1385,96} \simeq 37,2 \Omega.$$

Συνεπῶς τὸ ρεῦμα διὰ μέσου κάθε πηνίου θὰ εἶναι :

$$I = \frac{U_\varphi}{Z} = \frac{220}{37,2} = 5,92 \text{ A.}$$

τὸ ὅποιον εἶναι τὸ ἴδιον μὲ τὸ ρεῦμα τῆς γραμμῆς.

Ο παράγων ίσχυός θὰ εἶναι :

$$\sigma \nu \eta \phi = \frac{R}{Z} = \frac{20}{37,2} = 0,537.$$

”Αρα ή ίσχύς έκάστου πηνίου είναι :

$$N_1 = U_\varphi \cdot I \cdot \sin \varphi = 220 \times 5,92 \times 0,537 = 701 \text{ W}$$

και ή άπορροφουμένη ίσχύς εις τήν κατ' άστέρα συνδεσμολογίαν θά είναι :

$$N = 3 N_1 = 3 \times 701 = 2103 \text{ W} = 2,1 \text{ kW.}$$

Τριγωνική σύνδεση :

$$U_\pi = U_\varphi = 380 \text{ V}$$

$$Z = 37,2 \Omega$$

$$I_\varphi = \frac{U_\varphi}{Z} = \frac{380}{37,2} = 10,2 \text{ A}$$

$$\sin \varphi = 0,537.$$

”Αρα ή ίσχύς έκάστου πηνίου είναι τώρα :

$$N_1 = U_\varphi \cdot I_\varphi \cdot \sin \varphi = 380 \times 10,2 \times 0,537 = 2081 \text{ W}$$

και ή άπορροφουμένη ίσχύς εις τήν κατά τρίγωνον σύνθεσιν ύπό τῶν τριῶν πηνίων θά είναι :

$$N = 3 \cdot N_1 = 3 \times 2081 = 6243 \text{ W} = 6,2 \text{ kW.}$$

2. α) (Η άπαντησις ως εις τήν παράγραφον 23.1 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β').

β) Η μεγίστη τιμὴ δίδεται άπὸ τήν σχέσιν :

$$U_\mu = \sqrt{2} \cdot U = \sqrt{2} \times 220 = 1,414 \times 220 = 311 \text{ V.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$U_\mu = \sqrt{2} \times 380 = 537,3 \text{ V.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$U_\mu = \sqrt{2} \times 6600 = 9332,4 \text{ V.}$$

- β) Κατ' ἀρχὴν εύρισκομε τήν ἐνδεικνυμένην τιμὴν τῆς ἐντάσεως. Είναι :

$$I = 0,707 \quad I_\mu = 0,707 \times 20 = 14,14 \text{ A.}$$

Τὸ ποσὸν τῆς θερμότητος, τὸ ὄποιον ἀναπτύσσει ἐναλλασσόμενον ρεῦμα ἐντάσεως I (ἐνδεικνυμένης τιμῆς) εἰς διθέντα χρόνον t sec

έντὸς δοθείσης ώμικῆς ἀντιστάσεως R, εύρισκεται διὰ τοῦ τύπου :

$$Q = 0,24 \cdot I^2 \cdot R \cdot t = 0,24 \times 14,14^2 \times 27 \times 60 = \\ 77760 \text{ kcal} = 77,760 \text{ kcal.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$I = 0,707 \cdot I_{\mu} = 0,707 \times 10 = 7,07 \text{ A} \\ Q = 0,24 \cdot I^2 \cdot R \cdot t = 0,24 \times 7,07^2 \times 20 \times 600 = 144 \text{ kcal.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$I = 0,707 \cdot I_{\mu} = 0,707 \times 5 = 3,535 \text{ A} \\ Q = 0,24 \cdot I^2 \cdot R \cdot t = 0,24 \times 3,535^2 \times 40 \times 600 = 72 \text{ kcal.}$$

3. α) ('Η ἀπάντησις ως εἰς παράγρ. 22·8 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β.).

β) 'Η ἐνέργεια, ἡ ὅποια ἀποταμιεύεται ἐντὸς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου τῶν πόλων τῆς γεννητρίας, ἔχει τιμήν :

$$A = \frac{L \cdot I^2}{2} = \frac{42 \times 1,8^2}{2} = 68,04 \text{ Τζάουλ.}$$

4. α) ('Η ἀπάντησις ως εἰς τὴν παράγραφον 19·5 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β.).

β) Θὰ εῦρωμε πρῶτα τὴν ἔντασιν τοῦ ρεύματος I, ποὺ θὰ διέρχεται ἀπὸ κάθε ἡλεκτρικὸν σίδηρον καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν ώμικὴν ἀντίστασιν R, ποὺ πρέπει νὰ ἔχῃ :

$$I = \frac{N}{U} = \frac{1000}{220} = 4,54 \text{ A}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220}{4,54} = 48,4 \Omega.$$

Τὸ μῆκος τοῦ ἀπαιτουμένου σύρματος δι' ἓνα ἡλεκτρικὸν σίδηρον θὰ ύπολογισθῇ ἀπὸ τὸν τύπον :

$$l = \frac{R \cdot S}{\rho}.$$

Είναι ομως :

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = 0,785 \times 0,2^2 = 0,785 \times 0,04 = 0,0314 \text{ όπότε,}$$

$$l = \frac{48,4 \times 0,0314}{1} = 1,52 \text{ m}$$

και διὰ τὰ 100 ήλεκτρικὰ σίδηρα θὰ χρειασθῇ μῆκος χρωμιονικέλινης :

$$L = 100 \times 1,52 = 152 \text{ m.}$$


5. α) "Αεργος ίσχυς ένός καταναλωτοῦ έναλλασσομένου ρεύματος όνομαζεται τὸ γινόμενον τῆς τάσεως ἐπὶ τὴν ἔντασιν καὶ ἐπὶ τὸ ημφ, δηλαδή :

$$N_b = U \cdot I \cdot \eta_m \varphi.$$

'Η αεργος ίσχυς μετρεῖται εἰς var (βάρ), δηλαδὴ βολταμπὲρ αεργα. Πολλαπλάσιον τοῦ var είναι τὸ kvar (κιλοβάρ), τὸ όποιον ίσοῦται μὲ 1000 var.


'Η μέτρησις τῆς ίσχυος είναι δυνατὸν νὰ γίνη διὰ τῆς χρησιμοποιήσεως ένός βαττομέτρου, μὲ τὸ όποιον μετροῦμε τὴν πραγματικὴν ίσχυν, ἀλλὰ μὲ διαφορετικὴν συνδεσμολογίαν, ὥστε ἡ ἀπόκλισις τοῦ δείκτου του νὰ είναι ἀνάλογος τοῦ ημφ. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς προσθήκης μιᾶς ώμικῆς ἀντιστάσεως  $R$  καὶ ένός πηνίου  $L$ , ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 2.

('Ηλεκτρολογία, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 28·5).

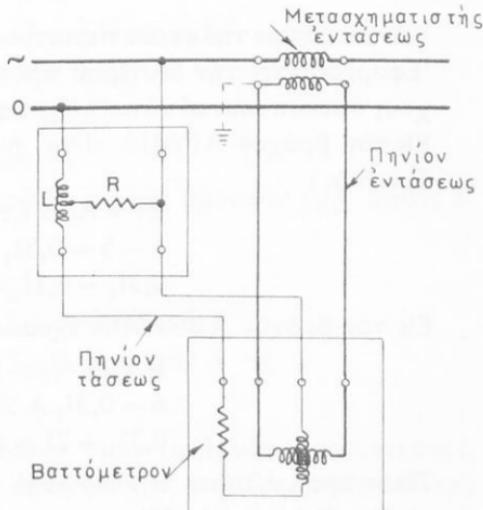

Σχ. 2.

β) Σημειώνομεν ἐπὶ τοῦ σχήματος 3 τὴν πιθανὴν φορὰν τῶν ρευμάτων καὶ ἐκλέγομεν αὐθαιρέτως ὡς θετικὴν φορὰν τῶν ΗΕΔ καὶ

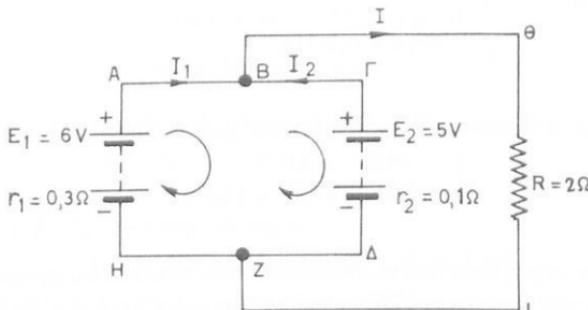

Σχ. 3.

τῶν ρευμάτων τὴν φορὰν περιστροφῆς τῶν δεικτῶν τοῦ ὀρολογίου.  
Ἐφαρμόζοντες τὴν δευτέραν πρότασιν τοῦ Κίρχωφ εἰς τοὺς βρόχους προκύπτουν αἱ κάτωθι ἔξισώσεις :

Εἰς τὸν βρόχον ΑΓΔΗΑ εἶναι ἡ  $E_1$  θετικὴ καὶ ἡ  $E_2$  ἀρνητική.  
Συνεπῶς :

$$\begin{aligned} E_1 - E_2 &= I_1 r_1 - I_2 r_2 && \text{η} \\ 6 - 5 &= 0,3I_1 - 0,1I_2 && \text{η} \\ 0,3I_1 - 0,1I_2 &= 2. && (\alpha) \end{aligned}$$

Εἰς τὸν βρόχον ΑΒΘΙΖΗΑ ἔχομεν :

$$\begin{aligned} E_1 &= I_1 r_1 + IR && \text{η} \\ 6 &= 0,3I_1 + 2I && \text{η} \\ 0,3I_1 + 2I &= 6. && (\beta) \end{aligned}$$

Τέλος ἐφαρμόζοντες τὴν πρώτην πρότασιν τοῦ Κίρχωφ εἰς τὸν κόμβον Β ἔχομε τὴν ἔξισωσιν :

$$I = I_1 + I_2. \quad (\gamma)$$

Τὸ πρόβλημα ἀνάγεται πλέον εἰς τὴν ἐπίλυσιν τοῦ συστήματος τῶν τριῶν ἔξισώσεων (α), (β), (γ).

Ἄπὸ τὴν (γ) ἔξισωσιν τοποθετοῦμε τὴν τιμὴν τοῦ  $I$  εἰς τὴν (β) καὶ λαμβάνομεν :

$$\begin{aligned} 0,3I_1 + 2I_1 + 2I_2 &= 6 && \text{η} \\ 2,3I_1 + 2I_2 &= 6. && (\beta') \end{aligned}$$

Έπιλύομε τὸ σύστημα τῶν ἔξισώσεων (α) καὶ (β'). Ξέχομεν :

$$0,3I_1 - 0,1I_2 = 1 \quad (\alpha)$$

$$2,3I_1 + 2I_2 = 6. \quad (\beta')$$

Πολλαπλασιάζοντες τὰ μέλη τῆς πρώτης ἔξισώσεως ἐπὶ 20 καὶ προσθέτοντες λαμβάνομεν :

$$\begin{array}{r} 6I_1 - 2I_2 = 20 \\ 2,3I_1 + 2I_2 = 6 \\ \hline 8,3I_1 = 26 \end{array} \quad \text{ἢ}$$

$$I_1 = \frac{26}{8,3} = 3,13 \text{ A.}$$

Τὴν τιμὴν αύτὴν τοποθετοῦμεν εἰς τὴν ἔξισωσιν (α) :

$$0,3I_1 - 0,1I_2 = 1$$

$$0,3 \times 3,13 - 0,1I_2 = 1 \quad \text{ἢ}$$

$$0,939 - 1 = 0,1I_2 \quad \text{ἢ}$$

$$-0,061 = 0,1I_2$$

$$I_2 = -0,61 \text{ A.}$$

Τὰς τιμὰς  $I_1$  καὶ  $I_2$  τοποθετοῦμεν εἰς τὴν ἔξισωσιν (γ), διπότε ξ- χομε τὴν τιμὴν τῆς I :

$$I = I_1 + I_2$$

$$I = 3,13 + (-0,61) \quad \text{ἢ}$$

$$I = 3,13 - 0,61 = 2,52 \text{ A} \quad \text{ἢ}$$

$$I = 2,52 \text{ A.}$$


Τὸ σημεῖον (—) εἰς τὴν εὐρεθεῖσαν τιμὴν τῆς  $I_2$  μᾶς φανερώνει ὅτι ἡ φορὰ τῆς  $I_2$  εἶναι ἀντίθετος πρὸς ἑκείνην, ποὺ ἐσημειώθη ἐπὶ τοῦ σχήματος 3, ἃρα ἡ πηγὴ  $E_2$  εἶναι καταναλωτής.

### Ο Μ Α Σ 6η

- α) Οἱ ἡλεκτρικοὶ κώδωνες, οἱ δόποιοι χρησιμοποιοῦνται εἰς τὰς οἰκίας, τροφοδοτοῦνται συνήθως μὲρεῦμα χαμηλῆς τάσεως 4V ἢ 8V ἢ 12V, διὰ λόγους ἀσφαλείας. Ἡ χαμηλὴ αύτὴ τάσις προέρχεται ἀπὸ τὸ κύκλωμα φωτισμοῦ μέσω ἐνὸς καταλλήλου μετασχηματι-

στοῦ ύποβιβασμοῦ τάσεως, δέ όποιος συνήθως όνομάζεται μετασχηματιστής κωδώνων.

'Ο κώδων καὶ δέ μετασχηματιστής τοποθετοῦνται ἐπάνω εἰς ἓνα πίνακα, δέ όποιος στερεώνεται ἐπὶ τοῦ τοίχου. Ἐπὶ τοῦ πίνακος ύπαρχουν ἀκόμη ἔνας διακόπτης καὶ μία ἀσφάλεια. Ἡ συνδεσμολογία ὅλων αὐτῶν φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 1.

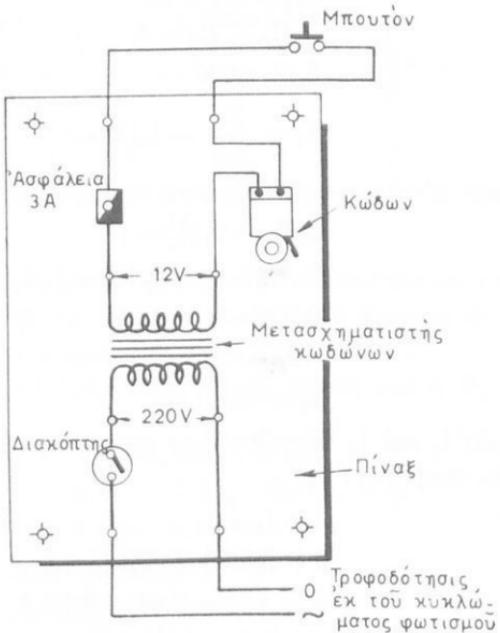


Σχ. 1.

'Εφ' ὅσον δέ διακόπτης εἶναι κλειστός, πιέζοντες τὸ μπουτόν, ἀποκαθίσταται τὸ κύκλωμα εἰς τὸ δευτερεῦον τοῦ μετασχηματιστοῦ καὶ διέρχεται ρεῦμα μέσω τοῦ κώδωνος, ὅπότε λειτουργεῖ. "Όταν ἀφίσωμε τὸ μπουτόν, διακόπτεται τὸ κύκλωμα καὶ δέ κώδων παύει νὰ λειτουργῇ.

'Η ἀρχὴ λειτουργίας τοῦ κώδωνος εἶναι ἡ ἔξῆς (σχ. 2):

Βασικῶς, δέ κώδων ἀποτελεῖται ἀπὸ ἔνα ἡλεκτρομαγνήτην, τοῦ ὃποιού τὸ τύλιγμα διεγέρσεως συνήθως εἶναι χωρισμένον εἰς δύο πηνία συνδεδεμένα ἐν σειρᾷ. Τὸ κύκλωμα τῶν δύο πηνίων συνδέεται

ἀπὸ τὸ ἔνα ἄκρον του μονίμως πρὸς τὸ δευτερεῦον τοῦ μετασχηματιστοῦ, ἐνῶ τὸ ἄλλο ἄκρον του συνδέεται καὶ αὐτὸς πρὸς τὸ δευτερεῦον, ἀφοῦ περάσῃ ἀπὸ τὴν ἐπαφὴν τοῦ ρυθμιστικοῦ κοχλίου καὶ τὸ μπουτόν. "Όταν πιέσωμε τὸ μπουτόν, κυκλοφορεῖ ἔνα ρεῦμα διὰ τῶν πηνίων τοῦ ἡλεκτρομαγνήτου, ὃ ὅποιος διεγείρεται καὶ ἔλκει τὸν ὄπλισμόν του, ὅπότε ἡ σφῦρα κτυπᾶ ἐπὶ τοῦ ἡχείου. 'Αλλὰ τώρα τὸ κεκαμμένον ἄκρον τοῦ ἐλατηρίου ἔχει ἀπομακρυνθῆ τοῦ

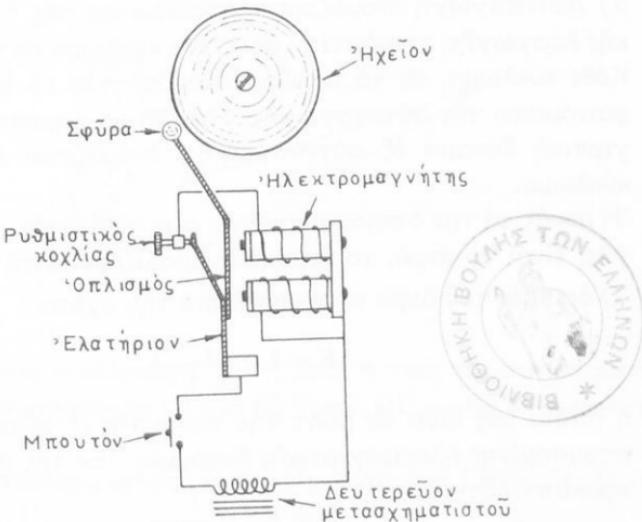

Σχ. 2.

ρυθμιστικοῦ κοχλίου καὶ διακόπτεται τὸ κύκλωμα. 'Ο ἡλεκτρομαγνήτης ἀποδιεγείρεται καὶ παύει νὰ ἔλκῃ τὸν ὄπλισμόν του. Λόγω ὅμως τῆς ἐλαστικότητος τοῦ ἐλατηρίου, ὃ ὄπλισμὸς καὶ ἡ σφῦρα ἔξαναγκάζονται νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὴν προτέραν των θέσιν, δηλαδὴ τὴν θέσιν ἡρεμίας. Τότε, τὸ κύκλωμα ἀποκαθίσταται ἐκ νέου καὶ ἐπαναλαμβάνεται ἡ σειρὰ τῶν λειτουργιῶν, ὅπως καὶ προηγουμένως. "Ετσι ἡ σφῦρα δονεῖται ταχύτατα καθ' ὅλον τὸ διάστημα, κατὰ τὸ ὄποιον τὸ μπουτόν εἶναι πιεσμένον καὶ ὁ κώδων ἡχεῖ.

Ρυθμίζοντες τὸν ρυθμιστικὸν κοχλίαν, ἐπιτυγχάνομεν ἡ κίνησις τοῦ ὄπλισμοῦ νὰ γίνεται συντομώτερα ἡ ἀργότερα.

β) Κατ' ἀρχὴν εύρισκομε τὴν ίσχὺν τοῦ κινητῆρος εἰς kW. Εἶναι :  
 $N = 20 \times 0,736 = 14,72 \text{ kW.}$

Τὸ ρεῦμα διὰ μέσου τῶν γραμμῶν τροφοδοτήσεως τοῦ κινητῆρος ὑπολογίζεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$I = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \phi \cdot \eta} = \frac{14720}{1,73 \times 380 \times 0,75 \times 0,9} = \frac{14720}{445,5} = 33 \text{ A.}$$

2. α) Αὔτεπαγωγὴ ὀνομάζομε τὸ φαινόμενον τῆς ἡλεκτρομαγνητικῆς ἐπαγωγῆς, τὴν ὅποιαν ἀσκεῖ ἔνα κύκλωμα εἰς τὸν ἑαυτόν του. Κάθε κύκλωμα, εἰς τὸ ὅποιον εἶναι δυνατὸν νὰ δημιουργηθῇ τὸ φαινόμενον τῆς αὔτεπαγωγῆς, δηλαδὴ νὰ δημιουργηθῇ ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις ἐξ αὔτεπαγωγῆς, ὀνομάζεται αὔτεπαγωγικὸν κύκλωμα.

'Η μονάς, μὲ τὴν ὅποιαν μετρεῖται ὁ συντελεστὴς τῆς αὔτεπαγωγῆς, εἶναι τὸ ἀνρύ, τὸ ὅποιον συμβολίζομε μὲ τὸ H.

'Ο δρισμὸς τοῦ ἀνρύ προκύπτει ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$E = L \cdot \frac{I_2 - I_1}{t},$$

ἡ ὅποια μᾶς δίδει εἰς βόλτ τὴν τιμὴν τῆς ἐξ αὔτεπαγωγῆς ἀναπτυσσομένης ἡλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως. 'Εκ τῆς σχέσεως ταύτης προκύπτει ὅτι :

$$L = E \cdot \frac{t}{I_2 - I_1}.$$

Συνεπῶς, τὸ ἀνρύ ( $L = 1 \text{ H}$ ) εἶναι ὁ συντελεστὴς αὔτεπαγωγῆς πτηνίου, ἐντὸς τοῦ ὅποιου ἀναπτύσσεται ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις ἐξ αὔτεπαγωγῆς ἵστη μὲ ἔνα βόλτ ( $E = 1 \text{ V}$ ), ὅταν, ἀνὰ δευτερόλεπτον ( $t = 1 \text{ sec}$ ), τὸ ρεῦμα μέσω τοῦ πτηνίου μεταβάλλεται κατὰ ἔνα διπέρ (I<sub>2</sub> - I<sub>1</sub> = 1 A), δηλαδὴ :

$$1 \text{ H} = V \cdot \frac{1 \text{ sec}}{1 \text{ A}}.$$


('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 23·1 καὶ 23·3).

β) (α) 'Εφ' ὅσον αἱ συνιστῶσαι U<sub>1</sub> καὶ U<sub>2</sub> εἶναι ἐν φάσει, ἡ συνισταμένη αὐτῶν U θὰ εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν τάσεων U<sub>1</sub> + U<sub>2</sub>. "Ητοι:

$$U = U_1 + U_2 = 80 + 60 = 140 \text{ V.}$$

‘Η γωνία φασικής άποκλίσεως της  $U$  ώς πρὸς τὴν  $U_1$  εἶναι  $\theta = 0^\circ$ , διότι αὐτὴ εἶναι ἐν φάσει μὲ τὰς  $U_1$  καὶ  $U_2$ .

(β) “Οταν ἡ  $U_1$  προπορεύεται τῆς  $U_2$  κατὰ  $1/12$  τῆς περιόδου ( $30^\circ$ ), διὰ νὰ εὔρωμε τὴν συνισταμένην τῶν  $U$ , κάμνομε τὸ διανυσματικὸν διάγραμμα, ὥσπερ φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 3.

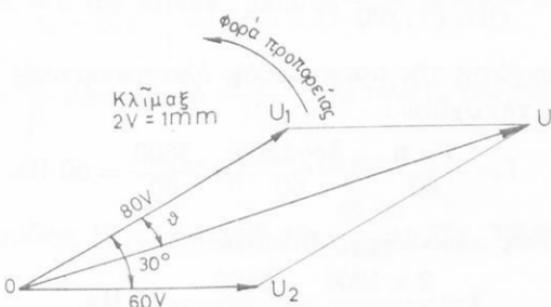


Σχ. 3.

Μὲ τὴν ἔκλεγεῖσαν κλίμακα  $2 V = 1 \text{ mm}$ , ἡ τιμὴ τῆς συνισταμένης  $OU$  τῶν διανυσματικῶν  $OU_1 = 60 \text{ V}$  καὶ  $OU_2 = 80 \text{ V}$  προκύπτει  $135 \text{ V}$ .

‘Η φασικὴ άπόκλισις μεταξὺ  $U$  καὶ  $U_1$ , εἶναι  $\theta = 13^\circ 20'$ . ‘Η  $U$  καθυστερεῖ τῆς  $U_1$ .

(γ) “Οταν ἡ  $U_1$  προπορεύεται τῆς  $U_2$  κατὰ  $1/4$  τῆς περιόδου ( $90^\circ$ ),  $U_1$  ἔχομε τὸ διανυσματικὸν διάγραμμα τοῦ σχῆματος 4.

Τὸ μῆκος τῆς συνισταμένης  $OU$  εἶναι  $50 \text{ mm}$ . Ἐπομένως μὲ τὴν ἔκλεγεῖσαν κλίμακα ἡ συνισταμένη ἔχει τιμὴν  $OU = 100 \text{ V}$ . Δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμε τὴν ἀκρίβειαν τοῦ ἀποτελέσματος καὶ μαθηματικῶς, ὑπολογίζοντες τὴν τιμὴν τῆς ὑποτεινούσης  $OU$  εἰς τὸ

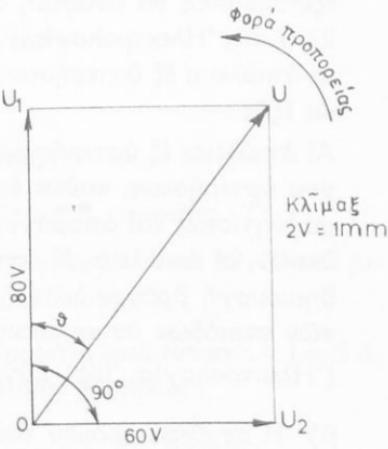

Σχ. 4.

τρίγωνον  $\text{O} \text{U} \text{U}_2$ . Πράγματι :

$$\text{OU} = \sqrt{\text{OU}_2^2 + \text{UU}_2^2} = \sqrt{80^2 + 60^2} = \sqrt{10000} = 100 \text{ V.}$$

‘Η συνισταμένη  $\text{U}$  καθυστερεῖ ως πρὸς τὴν  $\text{U}_1$  κατὰ γωνίαν  $\theta = 36^\circ 52'$ . ‘Η γωνία  $\theta$  δύναται νὰ ὑπολογισθῇ καὶ ἐκ τῆς σχέσεως :

$$\eta_{\mu\theta} = \frac{\text{OU}_2}{\text{OU}} = \frac{60}{100} = 0,60, \quad \text{ἴπεται ὅτι } \theta = 36^\circ 52'.$$

γ) ‘Η συχνότης τῆς παραγομένης ἡλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$f = \frac{P \cdot n}{60} = \frac{3 \times 1200}{60} = \frac{3600}{60} = 60 \text{ Hz.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$f = \frac{2 \times 1800}{60} = \frac{3600}{60} = 60 \text{ Hz.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$f = \frac{16 \times 187,5}{60} = \frac{3000}{60} = 50 \text{ Hz.}$$

3. α) [Διὰ τὴν ζητουμένην περιγραφὴν τοῦ κύκλου ὑστερήσεως ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀναφέρῃ ὅσα περιλαμβάνονται εἰς τὴν παράγρ. 21·7 τῆς ‘Ηλεκτρολογίας, ‘Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β. Διὰ τὸ «πότε αἱ ἀπώλειαι ἔξ ὑστερήσεως εἶναι μεγάλαι ;» πρέπει νὰ ἀπαντήσῃ ὡς ἔξῆς :

Αἱ ἀπώλειαι ἔξ ὑστερήσεως εἶναι ἀνάλογοι τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ βρόχου ὑστερήσεως, καθὼς ἐπίσης καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν περιόδων μαγνητίσεως καὶ ἀπομαγνητίσεως τοῦ ‘Υλικοῦ. ‘Επομένως, εἰς ἓνα ὄλικόν, αἱ ἀπώλειαι ἔξ ὑστερήσεως θὰ εἶναι μεγάλαι, ὅταν τοῦτο δημιουργῆ βρόχον ὑστερήσεως μὲ μεγάλῳ ἐμβαδὸν καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν περιόδων ὑστερήσεως εἶναι μεγάλος.

(‘Ηλεκτρολογία, ‘Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 21·8).

- β) ‘Η σταθερὰ χρόνου τοῦ κυκλώματος τῶν πηνίων τῶν πόλων δίδεται ἀπὸ τὸν λόγον :

$$\frac{L}{R} = \frac{17,25}{75} = 0,23 \text{ sec.}$$

Αποδεικνύεται ότι είς χρόνον  $0,5 \cdot \frac{L}{R}$  τὸ ρεῦμα ἀποκτᾶ ἔντασιν  
ἴσην πρὸς τὰ  $\frac{39,35}{100}$  τῆς τελικῆς του τιμῆς. Επομένως :

$$t_1 = 0,5 \cdot \frac{L}{R} = 0,5 \times 0,23 = 0,115 \text{ sec.}$$

Είς χρόνον  $\frac{L}{R}$  ἀποκτᾶ τὰ  $\frac{63,21}{100}$  τῆς τελικῆς του τιμῆς ὅπότε :

$$t_2 = \frac{L}{R} = 0,23 \text{ sec.}$$

Τέλος είς χρόνος  $10 \frac{L}{R}$  ἀποκτᾶ τὰ  $\frac{99,99}{100}$  τῆς τελικῆς τιμῆς ὅπότε :

$$t_3 = 10 \frac{L}{R} = 10 \times 0,23 = 2,3 \text{ sec.}$$

γ) Ή σταθερὰ χρόνου τοῦ πηνίου θὰ είναι :

$$\frac{L}{R} = \frac{0,016}{0,8} = 0,02 \text{ sec.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$\frac{L}{R} = \frac{0,03}{3} = 0,01 \text{ sec.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$\frac{L}{R} = \frac{0,025}{1,25} = 0,02.$$

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 23·7).

4. α) ('Η ἀπάντησις ώς είς τὰς παραγράφους 19·9 καὶ 19·10 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).
- β) Τὸ ἐσωτερικὸν πηνίον, ὃταν διαρρέεται ὑπὸ ἔντάσεως  $I = 5 \text{ A}$ , παράγει ἐντὸς αὐτοῦ μαγνητικὸν πεδίον ἔντάσεως :

$$H = \frac{1,25 \cdot N \cdot I}{l} = \frac{1,25 \times 500 \times 5}{100} = 31,25 \text{ 'Ερστέντ.}$$

'Η μαγνητική ροή διὰ μέσου τῆς κάθε του σπείρας είναι τότε :

$$\Phi_2 = H \cdot F = 31,25 \times 40 = 1250 \text{ Μάξγουελ.}$$

'Η ίδια μαγνητική ροή διέρχεται καὶ διὰ μέσου κάθε σπείρας τοῦ ἔξωτερικοῦ πηνίου καὶ συνεπῶς ἡ ἀναπτυσσομένη ΗΕΔ ἐξ ἐπαφῆς εἰς αὐτὸ θὰ είναι :

$$E = \frac{(\Phi_2 - \Phi_1) N}{t \cdot 10^8} = \frac{1250 \times 5000}{1 / 100 \times 10^8} = \frac{125 \times 5}{100} = 6,25 \text{ V,}$$

δεδομένου ὅτι  $\Phi_1 = 0$ .

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$H = \frac{1,25 \cdot N \cdot I}{l} = \frac{1,25 \times 400 \times 4}{100} = 20 \text{ 'Ερστέντ.}$$

$$\Phi = H \cdot F = 20 \times 30 = 600 \text{ Μάξγουελ}$$

$$\text{καὶ } E = \frac{600 \times 4000}{\frac{1}{100} \times 10^8} = \frac{24}{10} = 2,4 \text{ V.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$H = \frac{1,25 \cdot N \cdot I}{l} = \frac{1,25 \times 200 \times 8}{100} = 20 \text{ 'Ερστέντ}$$

$$\Phi = H \cdot F = 20 \times 20 = 400 \text{ Μάξγουελ}$$

$$\text{καὶ } E = \frac{400 \times 6000}{\frac{1}{100} \times 10^8} = 2,4 \text{ V.}$$

5. α) ('Η ἀπάντησις ως προκύπτει ἐκ τῶν παραγράφων 29.2 καὶ 29.3 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ').

β) 'Εκλέγομεν ως θετικὴν φορὰν τῶν ρευμάτων καὶ τῶν ΗΕΔ τὴν φορὰν περιστροφῆς τῶν δεικτῶν τοῦ ώρολογίου (σχ. 5). 'Εφαρμόζοντες τὴν δευτέραν πρότασιν τοῦ Κίρχωφ εἰς τὸν μεγάλον βρόχον ΘΒΓΔΖΗΘ ἔχομεν :


$$E_1 - E_2 - E_3 = I_1 r_1 + I_2 R_1 + I_2 r_2 + I_1 r_3$$

$$12 - 4 - 5 = 0,3 I_1 + I_2 + 0,1 I_2 + 0,2 I_1$$

$$(1) \quad 3 = 0,5 I_1 + 1,1 I_2,$$

ἐνῶ εἰς τὸν βρόχον ΘΒΚΔΖΗΘ ἔχομεν :

$$(2) \quad \begin{aligned} E_1 - E_3 &= I_1 r_1 + I_1 R_2 - I_2 R_2 + I_1 r_3 \\ 12 - 5 &= 0,3 I_1 + 2 I_1 - 2 I_2 + 0,2 I_1 \\ 7 &= 2,5 I_1 - 2 I_2. \end{aligned}$$

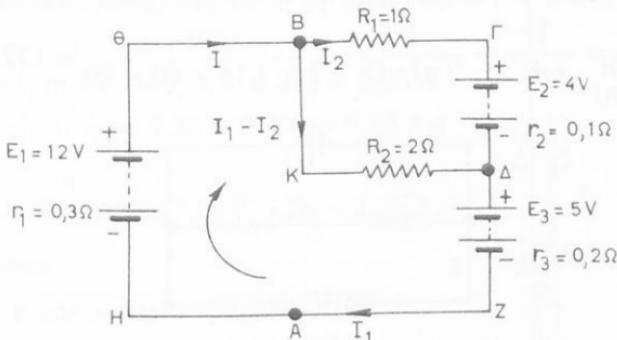

Σχ. 5.

Ἐπιλύοντες τὸ σύστημα τῶν ἔξισώσεων (1) καὶ (2) θὰ λάβωμεν τὰς ἔξης τιμάς :

$$(1) \quad 0,5 I_1 + 1,1 I_2 = 3$$

$$(2) \quad 2,5 I_1 - 2 I_2 = 7.$$

Πολλαπλασιάζοντες τὰ μέλη τῆς πρώτης ἐπὶ  $-5$  καὶ προσθέτοντες ἔχομεν :

$$- 2,5 I_1 - 5,5 I_2 = - 15$$

$$2,5 I_1 - 2 I_2 = 7$$

$$\underline{- 7,5 I_2 = - 8 \quad \text{ἢ}}$$

$$I_2 = \frac{8}{7,5} = 1,07 \text{ A.}$$

Τοποθετοῦντες τὴν τιμὴν αὐτὴν τῆς  $I_2$  εἰς τὴν ἔξισωσιν (1) προκύπτει ἡ τιμὴ τῆς  $I_1$ :

$$0,5 I_1 + 1,1 \times 1,07 = 3 \quad \text{ἢ}$$

$$0,5 I_1 + 1,17 = 3 \quad \text{ἢ}$$

$$0,5 I_1 = 1,83 \quad \text{ἢ}$$


$$I_1 = \frac{1,83}{0,5} = 3,66 \text{ A.}$$

## Ο Μ Α Σ 7η

1. α) ('Η άπαντησις ἐκ τῆς παραγράφου 10.4 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α).

β) 'Η χωρητική ἀντίστασις τοῦ πυκνωτοῦ εἶναι (σχ. 1) :

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 60 \times 20} = 132,6 \Omega.$$

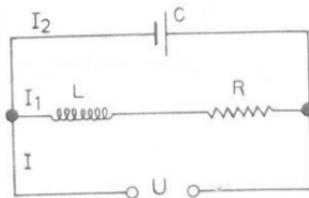

Σχ. 1.

'Η ἔπαγωγική ἀντίστασις τοῦ πηνίου εἶναι :

$$X_L = \omega L = 2\pi f L = 2 \times 3,14 \times 60 \times 0,5 = 188,4 \Omega$$

καὶ ἡ σύνθετος ἀντίστασις τοῦ πηνίου

$$Z_1 = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{10^2 + 188,4^2} = 188,6 \Omega.$$

Έπομένως :  $I_1 = \frac{U}{Z_1} = \frac{1000}{188,6} = 5,30 \text{ A.}$

$$I_2 = \frac{U}{X_C} = \frac{1000}{132,6} = 7,54 \text{ A.}$$

Τὸ ρεῦμα  $I_1$  καθυστερεῖ τῆς ἐφηρμοζούμενης τάσεως  $U$  κατὰ γωνίαν, τῆς δόποίας ἡ ἐφαπτομένη ἔχει τιμήν :

$$\text{εφ } \varphi_1 = \frac{X_L}{R} = \frac{188,4}{10} = 18,84. \quad \text{"Αρα } \varphi_1 = 86^\circ \text{ περίπου}$$

$$\text{ημ } \varphi_1 = \frac{X_L}{Z} = \frac{188,4}{188,6} = 0,998 \quad \text{καὶ}$$

$$\text{συν } \varphi_1 = \frac{R}{Z} = \frac{10}{188,6} = 0,053.$$

Τὸ ρεῦμα  $I_2$  προπορεύεται τῆς τάσεως κατὰ  $90^\circ$ .

Τό ρεῦμα  $I$  είναι τὸ γεωμετρικὸν ἄθροισμα τῶν  $I_1$  καὶ  $I_2$ . Απὸ τὸ διάγραμμα τοῦ σχήματος 2 προκύπτει

ὅτι :

$$I = \sqrt{(A\Delta)^2 + (AB)^2}.$$

Αἱ συνιστῶσαι τοῦ ρεύματος  $I_1$  ἔχουν τιμάς :

$$AB = I_1 \text{ συν } \phi_1 = 5,30 \times 0,053 = 0,28 \text{ A}$$

$$A\Gamma = I_1 \text{ τημ } \phi_1 = 5,30 \times 0,998 = 5,28 \text{ A}$$

ἄρα :


$$A\Delta = AE - A\Gamma = 7,54 - 5,28 = 2,26 \text{ A.}$$

Ἐπομένως :

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{A\Delta^2 + AB^2} = \sqrt{2,26^2 + 0,28^2} = \\ &= \sqrt{5,19} = 2,27 \text{ A} \end{aligned}$$

καὶ ὁ συντελεστὴς ἴσχύος ὀλοκλήρου τοῦ κυκλώματος θὰ είναι :

$$\text{συν } \phi = \frac{AB}{AI} = \frac{0,28}{2,27} = 0,123.$$

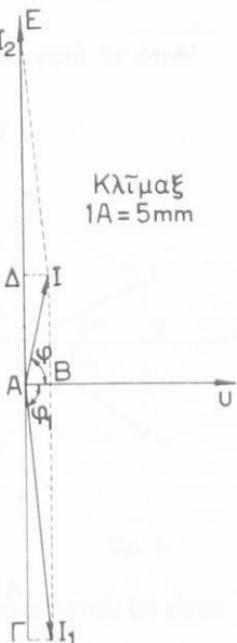

Σχ. 2.

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 16} = \frac{10^6}{5026} = 199 \Omega$$

$$X_L = \omega L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,15 = 47,1 \Omega$$

$$Z_1 = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{62,8^2 + 47,1^2} = \sqrt{6162,25} = 78,5 \Omega$$

$$I_1 = \frac{U}{Z_1} = \frac{157}{78,5} = 2A$$


$$I_2 = \frac{U}{X_C} = \frac{157}{199} = 0,788 \text{ A}$$

$$\epsilon \phi \phi_1 = \frac{X_L}{R} = \frac{47,1}{62,8} = 0,75$$

$$\boxed{\phi = 37^\circ}$$

$$\text{συν } \varphi_1 = \frac{R}{Z} = \frac{62,8}{78,5} = 0,8 \quad \text{ημ } \varphi_1 = \frac{X_L}{Z} = \frac{47,1}{78,5} = 0,6.$$

\*Από τὸ διάγραμμα τοῦ σχήματος 3 προκύπτει ὅτι :

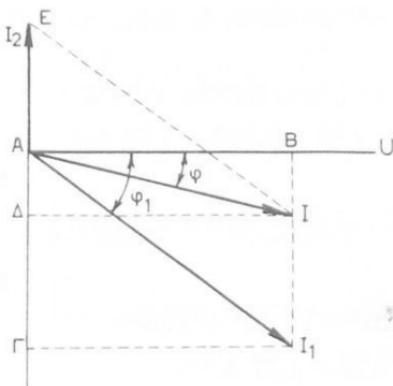

Σχ. 3.

$$AB = I_1 \text{ συν } \varphi_1 = 2 \times 0,8 = 1,6 \text{ A}$$

$$AG = I_1 \text{ ημ } \varphi_1 = 2 \times 0,6 = 1,2 \text{ A}$$

$$AD = AG - AE = 1,2 - 0,788 = 0,412 \text{ A.}$$

\*Αρα  $I = \sqrt{0,412^2 + 1,6^2} = 1,65 \text{ A}$

καὶ ὁ συντελεστὴς ἴσχυος ὀλοκλήρου τοῦ καταναλωτοῦ θὰ εἴναι :

$$\text{συν } \varphi = \frac{AB}{AI} = \frac{1,6}{1,65} = 0,970.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 40} = \frac{10^6}{12560} = 79,6 \Omega$$

$$X_L = \omega L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,15 = 47,1 \Omega$$

$$Z_1 = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{62,8^2 + 47,1^2} = \sqrt{6162,25} = 78,5 \Omega$$

$$I_1 = \frac{U}{Z_1} = \frac{157}{78,5} = 2 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U}{X_C} = \frac{157}{79,6} = 1,972 \text{ A}$$

$$\text{εφ } \Phi_1 = \frac{X_L}{R} = \frac{47,1}{62,8} = 0,75$$

$$\text{συν } \Phi_1 = \frac{R}{Z} = \frac{62,8}{78,5} = 0,8$$

$$\text{ημ } \Phi_1 = \frac{X_L}{Z} = \frac{47,1}{78,5} = 0,6.$$

Από τὸ διάγραμμα τοῦ σχήματος 4 προκύπτει ὅτι :

$$AB = I_1 \text{ συν } \Phi_1 = 2 \times 0,8 = 1,6 \text{ A}$$

$$AG = I_1 \cdot \text{ημ } \Phi_1 = 2 \times 0,6 = 1,2 \text{ A}$$

$$AD = AE - AG = 1,972 - 1,2 = 0,772 \text{ A.}$$

\*Αρα :

$$I = \sqrt{0,772^2 + 1,6^2} = \sqrt{3,16} = 1,77 \text{ A}$$

Σχ. 4.

καὶ ὁ συντελεστὴς ἴσχυος δλοκλήρου τοῦ καταναλωτοῦ θὰ εἴναι :


$$\text{συν } \phi = \frac{AB}{AI} = \frac{1,6}{1,77} = 0,903.$$

2. α) Τὸ γινόμενον τοῦ ἀριθμοῦ N τῶν σπειρῶν τοῦ πηνίου ἐπὶ τὴν μαγνητικὴν ροὴν Φ, ἡ ὅποια διαπερᾶ κάθε του σπειραν, ὀνομάζεται δλικὴ μαγνητικὴ ροὴ διὰ μέσου τοῦ πηνίου, δηλαδὴ εἴναι :

$$\Phi_{\delta\lambda\kappa\eta} = N \cdot \Phi \text{ ἀνὰ σπεῖραν.}$$

Ο συντελεστὴς αύτεπαγωγῆς ἐνὸς πηνίου μὲ σιδηροῦν πυρῆνα εἴναι μ φορὰς μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν συντελεστὴν αύτεπαγωγῆς τοῦ ίδιου πηνίου, χωρὶς σιδηροῦν πυρῆνα, ἐὰν μ εἴναι ὁ συντελεστὴς μαγνητικῆς διαπερατότητος τοῦ ὑλικοῦ, ἐκ τοῦ δποίου εἴναι κατεσκευασμένος ὁ πυρήν.

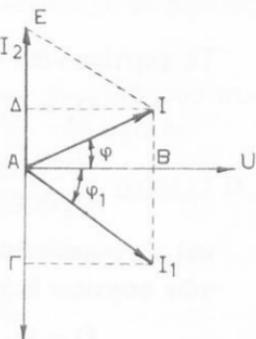Ἐπειδὴ ὅμως ὁ συντελεστὴς μαγνητικῆς διαπερατότητος μ τοῦ πυρῆνος δὲν ἔχει σταθερὰν τιμήν, ἐπεται ὅτι καὶ ὁ συντελεστὴς



αύτεπαγωγῆς πηνίου μὲ σιδηροῦν πυρῆνα δὲν θὰ ἔχῃ σταθερὰν τιμήν.

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 23·4 καὶ 23·5).

β) 'Η ίσοδύναμος χωρητικότης τῶν πυκνωτῶν εἶναι :

$$C = C_1 + C_2 + C_3 = 0,2 + 0,3 + 0,4 = 0,9 \mu F.$$

Τὸ φορτίον κάθε δύναμοῦ ἑκάστου τῶν πυκνωτῶν θὰ εἶναι :

$$Q_1 = C_1 \cdot U = 0,2 \times 100 = 20 \mu coul$$

$$Q_2 = C_2 \cdot U = 0,3 \times 100 = 30 \mu coul$$

$$Q_3 = C_3 \cdot U = 0,4 \times 100 = 40 \mu coul$$

καὶ τὸ συνολικὸν φορτίον τοῦ συστήματος θὰ εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν φορτίων ἑκάστου τῶν πυκνωτῶν :

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 20 + 30 + 40 = 90 \mu coul.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$C = 0,1 + 0,3 + 0,5 = 0,9 \mu F$$

$$Q_1 = 0,1 \times 200 = 20 \mu coul$$

$$Q_2 = 0,3 \times 200 = 60 \mu coul$$

$$Q_3 = 0,5 \times 200 = 100 \mu coul \quad \text{καὶ}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 20 + 60 + 100 = 180 \mu coul.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$C = 4 + 8 + 10 = 22 \mu F$$

$$Q_1 = 4 \times 300 = 1200 \mu coul$$

$$Q_2 = 8 \times 300 = 2400 \mu coul$$

$$Q_3 = 10 \times 300 = 3000 \mu coul$$

$$Q = 1200 + 2400 + 3000 = 6600 \mu coul.$$

γ) 'Η τιμὴ τῆς χωρητικότητος πυκνωτοῦ μὲ τὸ ἀριθμὸν φύλλων

εύρισκεται ύπο του τύπου :

$$C = \frac{(n-1) \times 8,84 \times KF}{10^8 \times d} = \frac{(301-1) \times 8,84 \times 2,3 \times 50}{10^8 \times 0,01} \mu F$$

$$C = \frac{300 \times 1016,6}{10^6} = \frac{304980}{10^6} = 0,3 \mu F.$$

3. α) ('Η άπαντησις έκ των παραγράφων 21·4 και 21·5 του βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β.).

β) Τὸν συντελεστὴν αὐτεπαγωγῆς τοῦ πηνίου ἐνω σιδηροῦ πυρῆνος δυνάμεθα νὰ τὸν εὕρωμε ἀπ' εὐθείας ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$L = \frac{1,25 \cdot N^2 \cdot F}{l \cdot 10^8} = \frac{1,25 \times 500^2 \times 15}{40 \times 10^8} = \frac{468,75}{400000} = 0,00117 \text{ H.}$$

Ἄρα ἡ τιμὴ τῆς διαπερατότητος τοῦ σιδήρου θὰ εἰναι :

$$\mu = \frac{L_{σιδ}}{L} = \frac{3}{0,00117} = 2560.$$

Διὰ τὰ ἑντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$L = \frac{1,25 \times 1000^2 \times 20}{50 \times 10^8} = \frac{25000000}{50 \times 10^8} = 0,005 \text{ H}$$

$$\text{καὶ } \mu = \frac{L_{σιδ}}{L} = \frac{5}{0,005} = 1000.$$

Διὰ τὰ ἑντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$L = \frac{1,25 \times 1500^2 \times 25}{60 \times 10^8} = \frac{70312500}{60 \times 10^8} = 0,0117 \text{ H}$$

$$\mu = \frac{L_{σιδ}}{L} = \frac{12,5}{0,0117} = 1067.$$

4. α) Ο λόγος  $\frac{B}{H}$ , δηλαδὴ τῆς ἑντάσεως B τῆς μαγνητικῆς ἐπαγωγῆς διὰ τῆς ἑντάσεως H τοῦ ἐπάγοντος πεδίου δύναζεται μαγνητικὴ διαπερατότης τοῦ μαγνητικοῦ ύλικοῦ καὶ συμβολίζεται μὲ τὸ γράμμα  $\mu$ , δηλαδὴ εἶναι :

$$\mu = \frac{B}{H}.$$

'Η μαγνητική διαπερατότης δὲν ἔχει σταθερὰν τιμὴν ἀκόμη καὶ διὰ τὸ ἴδιον τεμάχιον μαγνητικοῦ ύλικοῦ.

'Η τιμὴ τῆς μαγνητικῆς διαπερατότητος ἐνὸς ύλικοῦ ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν τιμὴν τῆς ἐντάσεως  $H$ , τὴν ὅποιαν ἔχει κάθε φορὰν τὸ μαγνητικὸν πεδίον, τὸ ὅποιον μαγνητίζει τὸ ύλικόν.

Αἱ καμπύλαι μαγνητίσεως χρησιμεύουν διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς ἀπαίτουμένης μαγνητιζούστης δυνάμεως  $H$ , προκειμένου νὰ ἐπιτύχωμε μίαν ὀρισμένην τιμὴν μαγνητικῆς ἐπαγωγῆς  $B$  εἰς ἓνα ύλικόν.

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 19·11, 19·12 καὶ 19·14).

β) Διὰ νὰ υπολογίσωμε τὴν τιμὴν τῆς ἀναπτυσσομένης ἡλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως θὰ ἐφαρμόσωμε τὸν τύπον :

$$E = \frac{(\Phi_2 - \Phi_1) N}{t \cdot 10^8} \text{ βόλτ.}$$

Πρέπει ἐπομένως νὰ καθορίσωμε τὴν μεταβολὴ  $\Phi_2 - \Phi_1$ , τῆς μαγνητικῆς ροῆς. 'Η διατομὴ τοῦ πηνίου εἰναι  $F = 20 \times 20 = 400 \text{ cm}^2$ , ἐπομένως κάθε σπεῖρα του διαπερᾶται ὑπὸ μαγνητικῆς ροῆς  $\Phi_2 = B \cdot F = 6000 \times 400 = 2400000$  μάξγουελ, ἐνῷ ἀρχικῶς ἦτο  $\Phi_1 = 0$  ( $B = 0$ ). 'Εὰν θέσωμε τὰς τιμὰς αὐτὰς εἰς τὸν τύπον θὰ ἔχωμεν :

$$E = \frac{(2400000 - 0) \times 50}{\frac{1}{100} \times 10^8} = \frac{120000000}{10^6} = 120 \text{ V.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$\Phi_2 - \Phi_1 = 9000 \times 400 - 1000 \times 400 = 3200000 \text{ Μάξγουελ καὶ}$$

$$E = \frac{3200000 \times 100}{\frac{1}{25} \times 10^8} = \frac{800}{10} = 80 \text{ V.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$\Phi_2 - \Phi_1 = 9000 \times 400 - 2000 \times 400 = 2800000 \text{ Μάξγουελ καὶ}$$

$$E = \frac{2800000 \times 200}{\frac{1}{50} \times 10^8} = 280 \text{ V.}$$

5. α) ('Η άπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 29·6 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ').

β) Αντικαθιστῶμεν τὴν ὁμάδα τῶν παραλλήλων ἀντιστάσεων  $R_1$  καὶ  $R_2$  μὲ τὴν ἴσοδύναμόν των :

$$\frac{1}{R_{\text{BF}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3+2}{12} = \frac{5}{12} \text{ mho}$$

ἄρα :

$$R_{\text{BF}} = \frac{12}{5} = 2,4 \Omega.$$

'Η δλικὴ ἔξωτερικὴ ἀντίστασις  $R$  τοῦ κυκλώματος εἶναι τότε :

$$R = R_{\text{BF}} + R_3 = 2,4 + 3,1 = 5,5 \Omega.$$

Υπολογίζομεν τώρα τὴν δλικὴν ἔντασιν τοῦ ρεύματος διὰ μέσου τοῦ κλειστοῦ κυκλώματος :

$$I = \frac{E}{R + r} = \frac{120}{5,5 + 0,5} = \frac{120}{6} = 20 \text{ A.}$$

'Η πολικὴ τάσις τῆς πηγῆς, ἡ δποία εἶναι καὶ ἡ τάσις ποὺ ἐφαρμόζεται εἰς τὸ κύκλωμα, ὑπολογίζεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$U_{\Delta} = RI = 5,5 \times 20 = 110 \text{ V.}$$

'Η τάσις εἰς τὰ ἄκρα τῶν ἀντιστάσεων θὰ εἶναι :

$$U_{\text{BF}} = R_{\text{BF}} I = 2,4 \times 20 = 48 \text{ V}$$

$$U_{\Gamma\Delta} = R_3 I = 3,1 \times 20 = 62 \text{ V.}$$

Αἱ ζητούμεναι ἔντάσεις εἶναι :

$$I_1 = \frac{U_{\text{BF}}}{R_1} = \frac{48}{4} = 12 \text{ A}$$


$$\text{καὶ } I_2 = \frac{U_{\text{BF}}}{R_2} = \frac{48}{6} = 8 \text{ A.}$$

### Ο Μ Α Σ 8η

1. ('Η άπάντησις ὡς τῆς παραγράφου 10·5 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α').

β) Εις τὸν κλάδον A ἔχομεν (σχ. 1):

$$X_L = \omega L_1 = 2 \cdot \pi f \cdot L_1 = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,005 = 3,14 \times 0,5 = 1,57 \Omega.$$

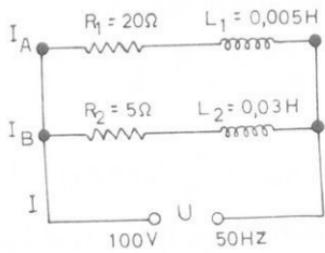

Σχ. 1.

„Αρα ἡ ζητουμένη σύνθετος ἀντίστασις τοῦ πρώτου πηνίου είναι :

$$Z_A = \sqrt{R_i^2 + X_L^2} = \sqrt{20^2 + 1,57^2} = \sqrt{402,5} = 20,1 \Omega.$$

‘Επομένως ἡ ἔντασις ρεύματος διὰ τοῦ πηνίου 1 είναι :

$$I_A = \frac{U}{Z_A} = \frac{100}{20,1} = 4,97 \text{ A.}$$

Τὸ ρεῦμα  $I_A$  καθυστερεῖ τῆς ἐφηρμοσμένης τάσεως  $U$  κατὰ γωνίαν, τῆς ὅποιας ἡ ἐφαπτομένη ἔχει τιμήν :

$$\epsilon\phi\varphi_A = -\frac{X_L}{R_1} = -\frac{1,57}{20} = -0,0785. \quad \text{„Αρα } \varphi_A = -4^\circ 30'.$$

Εἰς τὸν κλάδον B ἔχομεν :

$$X_L = \omega L_2 = 2\pi f L_2 = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,03 = 3,14 \times 3 = 9,42 \Omega.$$

$$Z_B = \sqrt{R_2^2 + X_L^2} = \sqrt{5^2 + 9,42^2} = \sqrt{113,736} = 10,7 \Omega.$$

‘Επομένως ἡ ἔντασις ρεύματος διὰ τοῦ πηνίου 2 είναι :

$$I_B = \frac{U}{Z_B} = \frac{100}{10,7} = 9,35 \text{ A.}$$

Τὸ ρεῦμα  $I_B$  καθυστερεῖ καὶ αὐτὸ τῆς ἐφαρμοζομένης τάσεως  $U$  κατὰ γωνίαν, τῆς ὅποιας ἡ ἐφαπτομένη ἔχει τιμήν :

$$\epsilon\phi\varphi_B = -\frac{X_L}{R_2} = -\frac{9,42}{5} = -1,884 \quad \text{καὶ } \varphi_B = -62^\circ.$$

'Η έντασης του ρεύματος  $I$  διά μέσου της γραμμής τροφοδοτήσεως θά είναι συνισταμένη τῶν  $I_A$  και  $I_B$ . Κατασκευάζοντες τὸ διάγραμμα του σχήματος 2 προκύπτει ὅτι τὸ  $I = 12,7$  A.

Τοῦτο εύρισκεται καὶ μαθηματικῶς ὡς ἔξῆς :

$$I = \sqrt{(OB)^2 + (BI)^2}$$

$$\begin{aligned} OB &= I_A \sin \varphi_A + I_B \sin \varphi_B = 4,97 \times 0,997 + 9,35 \times 0,4695 = 9,34 \\ BI &= O\Delta = I_A \eta \mu \varphi_A + I_B \eta \mu \varphi_B = 4,97 \times 0,078 + 9,35 \times 0,8829 = \\ &= 8,60. \end{aligned}$$

$$\text{"Αρα } I = \sqrt{9,34^2 + 8,6^2} = 12,7 \text{ A.}$$

Διὰ τὸν συντελεστὴν ίσχύος δόλοκλήρου τοῦ καταναλωτοῦ ἔχομεν:

$$\sin \varphi = \frac{OB}{OI} = \frac{9,34}{12,7} = 0,73.$$

Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦτο εύρισκεται καὶ διὰ μετρήσεως τῆς γωνίας φ εἰς τὸ σχῆμα 2. Είναι  $\varphi = 43^\circ$  καὶ  $\sin 43^\circ = 0,73$ .

2. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 23·6 καὶ 23·7 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος B).


β) Είναι γνωστὸν ὅτι ἂν η είναι δὲ ἀριθμὸς τῶν φύλλων κασσιτέρου ἐνὸς πυκνωτοῦ, δημιουργοῦνται η - 1 πυκνωταὶ ἐν παραλλήλῳ καὶ συνεπῶς ἡ χωρητικότης πυκνωτοῦ τοῦ εἶδους αὐτοῦ ἔχει τιμήν :

$$C = \frac{(n - 1) \times 8,84 \cdot K \cdot F}{10^8 \cdot d} \mu F$$

ὅπου  $K$  = ἡ διηλεκτρικὴ σταθερὰ τοῦ διηλεκτρικοῦ

$F$  = τὸ ἔμβαδὸν εἰς  $\text{cm}^2$  τῆς μιᾶς πλευρᾶς τοῦ διηλεκτρικοῦ

$d$  = τὸ πάχος ἐνὸς ἀπὸ τὰ φύλλα τοῦ διηλεκτρικοῦ εἰς  $\text{cm}$ .

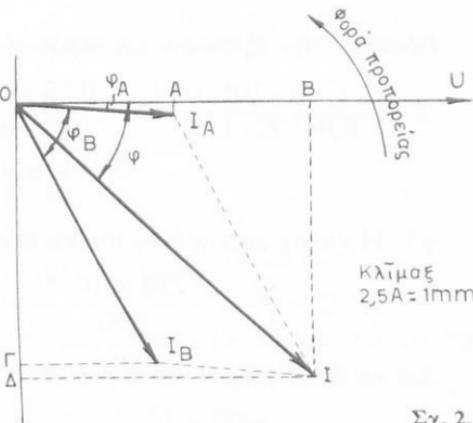

Σχ. 2.

Λύοντες τὴν ἔξισωσιν ώς πρὸς η̄ ἔχομεν :

$$n = \frac{C \cdot d \cdot 10^8}{8,84 \cdot K \cdot F} + 1 = \frac{0,25 \times 0,02 \times 10^8}{8,84 \times 5 \times 100} + 1 = 113 + 1 = \\ = 114 \text{ φύλλα.}$$

γ) Η χωρητικότης ἐνὸς πυκνωτοῦ δίδεται ἀπὸ τὸν τύπον :

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{1250 \times 10^{-6}}{250} = 5 \times 10^{-6} F = 5 \mu F.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$C = \frac{3200 \times 10^{-6}}{400} = 8 \times 10^{-6} F = 8 \mu F.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$C = \frac{30 \times 10^{-6}}{120} = 0,25 \times 10^{-6} F = 0,25 \mu F.$$

3. α) Μαγνητική σκέδασις καλεῖται ἡ ἐκτροπὴ ἐνὸς μέρους τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν μαγνητικοῦ κυκλώματος εἰς τὸν ἀέρα, ὃ ὅποιος περιβάλλει τὸ μαγνητικὸν κύκλωμα.

Σκέδασις παρατηρεῖται ἐπίστης εἰς τὰ διάκενα ἀέρος τῶν ἡλεκτρομαγνητῶν, ὅπου ώρισμέναι μαγνητικαὶ γραμμαὶ δὲν μεταβαίνουν κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν ἀπὸ τὸν βόρειον πόλον πρὸς τὸν νότιον πόλον, ἀλλὰ ἔξαπλοῦνται εἰς τὸν γύρω ἀέρα. Λόγω αὐτῆς τῆς σκεδάσεως τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν, ἡ διατομὴ τοῦ διακένου, διὰ μέσου τῆς διποίας διέρχονται αἱ μαγνητικαὶ γραμμαί, εἰναι μεγαλυτέρα τῆς διατομῆς τοῦ πυρῆνος, μὲν ἀποτέλεσμα μείωσιν τῆς ἐντάσεως μαγνητικῆς ἐπαγωγῆς εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ διακένου. (Ἡλεκτρολογία, Ἰδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 21·3).

- β) Ο συντελεστὴς αὐτεπαγωγῆς ἐνὸς πηνίου χωρὶς σιδηροῦν πυρῆνα ἔχει τιμήν :

$$L = \frac{N \cdot H \cdot F}{I \cdot 10^8} = \frac{800 \times 12 \times 20}{0,3 \times 10^8} = \frac{64}{10^4} = 0,0064 H.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$L = \frac{N \cdot H \cdot F}{I \cdot 10^8} = \frac{1000 \times 8 \times 15}{0,2 \times 10^8} = \frac{60}{10^4} = 0,006 \text{ H.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$L = \frac{N \cdot H \cdot F}{I \cdot 10^8} = \frac{1500 \times 10 \times 25}{0,15 \times 10^8} = \frac{25}{10^3} = 0,025 \text{ H.}$$

4. α) ('Η ἀπάντησις ὡς εἰς τὰς παραγράφους 19·15 καὶ 19·16 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β).

β) Διὰ νὰ ὑπολογίσωμε τὴν μέσην τιμὴν τῆς ἀναπτυσσομένης ΗΕΔ ἔφαρμόζομε τὸν τύπον :

$$E = \frac{(\Phi_2 - \Phi_1) N}{t \cdot 10^8} \text{ βόλτ.}$$

'Επομένως :

$$E = \frac{60000 \times 50}{\frac{1}{100} \times 10^8} = \frac{3000000}{10^6} = 3 \text{ V.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$E = \frac{100000 \times 200}{\frac{1}{50} \times 10^8} = 10 \text{ V.}$$


Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$E = \frac{50000 \times 400}{\frac{1}{40} \times 10^8} = \frac{80}{10} = 8 \text{ V.}$$

5. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 29·6 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ, ἔνθα καὶ τὸ σχῆμα).

β) 'Αντικαθιστῶμεν τὰς διάδας παραλλήλων ἀντιστάσεων ΒΓ καὶ ΔΕ διὰ τῶν ἴσοδυνάμων των καὶ ἔχομεν (σχ. 3) :

Σχ. 3.

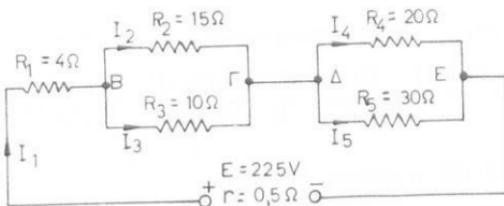

$$\frac{1}{R_{BG}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{15} + \frac{1}{10} = \frac{10+15}{150} = \frac{25}{150} \text{ mho}$$

η  $R_{BG} = \frac{150}{25} = 6 \Omega.$

'Επίσης :

$$\frac{1}{R_{DE}} = \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} = \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{3+2}{60} = \frac{5}{60} \text{ mho, } \text{ οθεν}$$

η  $R_{DE} = \frac{60}{5} = 12 \Omega.$

Κατόπιν τούτου προκύπτει ένα ισοδύναμο κύκλωμα με όλας τὰς ἀντιστάσεις  $R_1$ ,  $R_{BG}$ ,  $R_{DE}$  ἐν σειρᾶ. Εἰς τὸ κλειστὸν τοῦτο κύκλωμα :

$$I_1 = \frac{E}{R_1 + R_{BG} + R_{DE} + r} = \frac{225}{4+6+12+0,5} = \frac{225}{22,5} = 10 \text{ A.}$$

'Επομένως :

(α) ή πολικὴ τάσις τῆς πηγῆς θὰ είναι :

$$U_{ZA} = E - I_1 \cdot r = 225 - 10 \times 0,5 = 220 \text{ V.}$$

(β) Αἱ τάσεις μεταξὺ τῶν ἄκρων τῶν ἀντιστάσεων θὰ είναι :

$$U_{AB} = I_1 \cdot R_1 = 10 \times 4 = 40 \text{ V}$$

$$U_{BG} = I_1 \cdot R_{BG} = 10 \times 6 = 60 \text{ V} \quad \text{καὶ}$$

$$U_{DE} = I_1 \cdot R_{DE} = 10 \times 12 = 120 \text{ V}$$

$$\text{''Αθροισμα} \qquad \qquad U_{ZA} = 220 \text{ V.}$$

γ) Τὰ ρεύματα θὰ είναι :

 $I_1 = 10 \text{ A}$  ως εύρεθη ἀνωτέρω.

$$I_2 = \frac{U_{BG}}{R_2} = \frac{60}{15} = 4 \text{ A}, \qquad I_3 = \frac{U_{BG}}{R_3} = \frac{60}{10} = 6 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{U_{DE}}{R_4} = \frac{120}{20} = 6 \text{ A} \quad \text{καὶ} \quad I_5 = \frac{U_{DE}}{R_5} = \frac{120}{30} = 4 \text{ A.}$$

## Ο Μ Α Σ 9η

1. α) Η διακοπή ένδος κυκλώματος έν σειρᾶ, είς οίονδή ποτε σημείον του, συνεπάγεται τήν διακοπήν τῆς λειτουργίας ὅλων τῶν καταναλωτῶν τοῦ κυκλώματος. Συνεπῶς, είς τὸ ἐν σειρᾶ κύκλωμα, δὲν είναι δυνατὸν νὰ λειτουργήσῃ καταναλωτής ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

Ἡ ρυθμιστικὴ ἀντίστασις συνδέεται ἐν σειρᾶ μὲ τὸν καταναλωτήν, κατὰ τὴν ρύθμισιν δὲ τῆς τάσεως ἢ τῆς ἐντάσεως δὲν πρέπει νὰ διακόπη τὸ κύκλωμα, είς τὸ δόποιον συνδέεται.

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 10.5 καὶ 10.6).

β) Η χωρητικὴ ἀντίστασις τοῦ πυκνωτοῦ είναι :

$$X_C = \frac{10^6}{\omega \cdot C} = \frac{10^6}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 16} = \\ \frac{10^6}{314 \times 16} = 199 \Omega.$$

Ἡ αὐτεπαγωγικὴ ἀντίστασις τοῦ πηνίου είναι :

$$X_L = 2 \pi f L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,5 = 157 \Omega,$$

ἄρα ἡ σύνθετος ἀντίστασις τοῦ πηνίου είναι :

$$Z_{\Pi} = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{56^2 + 157^2} = \sqrt{3136 + 24648} = \sqrt{27784} \\ Z_{\Pi} = 166,6 \Omega.$$

Ἡ σύνθετος ἀντίστασις τοῦ συνόλου πυκνωτοῦ καὶ πηνίου, δηλαδὴ ὀλόκληρον τοῦ καταναλωτοῦ, είναι :

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{56^2 + (157 - 199)^2} = \\ = \sqrt{56^2 + (-42)^2} = \sqrt{3136 + 1764} = \sqrt{4900} = 70 \Omega.$$

Τὸ ρεῦμα διὰ μέσου τοῦ κυκλώματος είναι :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{210}{70} = 3 A.$$

Ἡ τάσις μεταξὺ τῶν ὀπλισμῶν τοῦ πυκνωτοῦ θὰ είναι :

$$U_C = I \cdot X_C = 3 \times 199 = 597 V.$$

Η τάσης μεταξύ τῶν ἄκρων τοῦ πηνίου εἶναι :

$$U_{II} = I \cdot Z_{II} = 3 \times 166,6 = 499,8 \text{ V}$$

καὶ ὁ συντελεστὴς ἴσχύος τοῦ καταναλωτοῦ θὰ εἶναι :

$$\text{συν } \Phi = \frac{R}{Z} = \frac{56}{70} = 0,8.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$X_C = \frac{10^6}{\omega \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 8} = \frac{10^6}{2512} = 398 \Omega$$

$$X_L = 2\pi f \cdot L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 1 = 314 \Omega$$

$$Z_{II} = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{55,5^2 + 314^2} = 318,8 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{55,5^2 + (314 - 398)^2} = \\ = \sqrt{3080,25 + 7056} = \sqrt{10136,25} = 100,6 \Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{185}{100,6} = 1,84 \text{ A}$$

$$U_C = I \cdot X_C = 1,84 \times 398 = 732 \text{ V}$$

$$U_{II} = I \cdot Z_{II} = 1,84 \times 318,8 = 586,5 \text{ V}$$

$$\text{καὶ } \text{συν } \Phi = \frac{R}{Z} = \frac{55,5}{100,6} = 0,55.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$X_C = \frac{10^6}{\omega \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 16} = \frac{10^6}{314 \times 16} = 199 \Omega$$

$$X_L = 2\pi f \cdot L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 1 = 314 \Omega$$

$$Z_{II} = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{115^2 + 314^2} = 334,4 \Omega.$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{115^2 + (314 - 199)^2} = \\ = \sqrt{115^2 + 115^2} = 162,6 \Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{244}{162,6} = 1,5 \text{ A}$$

$$U_C = I \cdot X_C = 1,5 \times 199 = 298,5 \text{ V}$$

$$U_{II} = I \cdot Z_{II} = 1,5 \times 334,4 = 501,6 \text{ V}$$

$$\text{καὶ } \text{συν } \Phi = \frac{R}{Z} = \frac{115}{162,6} = 0,707.$$

2. α) ('Η άπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 23·7 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

β) 'Απὸ τὴν σχέσιν  $C = \frac{Q}{U}$  προκύπτει ὅτι :

$$Q = C \cdot U = 0,1 \times 10^{-6} \times 220 = 22 \times 10^{-6} \text{ coul} = 22 \mu \text{ coul.}$$

Λιὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$Q = C \cdot U = 0,5 \times 10^{-6} \times 110 = 55 \mu \text{ coul.}$$

Λιὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$Q = C \cdot U = 2 \times 10^{-6} \times 350 = 700 \mu \text{ coul.}$$

γ) 'Απὸ τὴν σχέσιν  $C = \frac{Q}{U}$  προκύπτει ὅτι :

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{220 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-6}} = 220 \text{ V.}$$

Λιὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{160 \times 10^{-6}}{0,4 \times 10^{-6}} = \frac{1600}{4} = 400 \text{ V.}$$

Λιὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{4 \times 10^{-6}}{0,02 \times 10^{-6}} = \frac{400}{2} = 200 \text{ V.}$$

3. α) ('Η άπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 21·3 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

β) 'Ο συντελεστής αύτεπαγωγῆς τοῦ δακτυλιοειδοῦς πηνίου δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$L = \frac{1,25 \cdot N^2 \cdot F}{l \cdot 10^8} = \frac{1,25 \times 2000^2 \times 16}{50 \times 10^8} =$$

$$= \frac{1,25 \times 4 \times 10^6 \times 16}{50 \times 10^8} = \frac{80}{5000} = 0,016 \text{ H.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$L = \frac{1,25 \times 1000^2 \times 12}{40 \times 10^8} = \frac{1,25 \times 10^6 \times 12}{40 \times 10^8} = \\ = \frac{15}{4000} = 0,00375 \text{ H.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$L = \frac{1,25 \times 2500^2 \times 24}{60 \times 10^8} = \frac{30 \times 625 \times 10^4}{60 \times 10^8} = 0,03125 \text{ H.}$$

γ) 'Η όλική μαγνητική ροή διὰ μέσου τοῦ πηνίου έχει τιμήν :

$$\Phi_{o\lambda} = L \cdot I \cdot 10^8 = 0,015 \times 0,2 \times 10^8 = 30 \times 10^4 = \\ = 300000 \text{ Μάξγουελ.}$$

'Η μαγνητική ροή διὰ μέσου τῆς κάθε σπείρας είναι έπομένως :

$$\Phi = \frac{\Phi_{o\lambda}}{N} = \frac{300000}{1800} = 166,6 \text{ Μάξγουελ.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$\Phi_{o\lambda} = L \cdot I \cdot 10^8 = 0,005 \times 0,4 \times 10^8 = 20 \times 10^4 = \\ = 200000 \text{ Μάξγουελ}$$

$$\text{καὶ } \Phi = \frac{\Phi_{o\lambda}}{N} = \frac{200000}{500} = 400 \text{ Μάξγουελ.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$\Phi_{o\lambda} = L \cdot I \cdot 10^8 = 0,03 \times 0,15 \times 10^8 = 45 \times 10^4 = \\ = 450000 \text{ Μάξγουελ}$$

$$\text{καὶ } \Phi = \frac{\Phi_{o\lambda}}{N} = \frac{450000}{2000} = 225 \text{ Μάξγουελ.}$$

4. α) ('Η ἀπάντησις ἔκ τῶν παραγράφων 19.1, 19.2 καὶ 19.17 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

- β) 'Ως γνωστόν, ἡ μαγνητεγερτική δύναμις δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν:  $f = 1,25 \text{ N} \cdot \text{I.}$  'Επομένως τὰ όλικὰ ἀμπερελίγματα τοῦ πηνίου θὰ είναι :

$$NI = \frac{f}{1,25} = \frac{250}{1,25} = 200 \text{ At.}$$

και τὰ ἐμπερελίγματα ἀνά :

$$\text{cm} = \frac{\text{NI}}{l} = \frac{200}{25} = 8 \text{ At/cm.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$\text{NI} = \frac{525}{1,25} = 420 \text{ At} \quad \text{καὶ} \quad \frac{\text{NI}}{l} = \frac{420}{30} = 14 \text{ At/cm.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$\text{NI} = \frac{450}{1,25} = 360 \text{ At} \quad \frac{\text{NI}}{l} = \frac{360}{40} = 9 \text{ At/cm.}$$

γ) 'Η μαγνητικὴ ἀντίστασις ὁμογενοῦς μαγνητικοῦ κυκλώματος εὑρίσκεται ἀπὸ τὸν τύπον :

$$R = \frac{l}{\mu F} = \frac{40}{2000 \times 5} = 0,004$$

μονάδες μαγνητικῆς ἀντιστάσεως.

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$R = \frac{l}{\mu F} = \frac{50}{1500 \times 4} = 0,0083$$

μονάδες μαγνητικῆς ἀντιστάσεως.

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$R = \frac{l}{\mu F} = \frac{25}{2500 \times 6} = 0,00166$$

μονάδες μαγνητικῆς ἀντιστάσεως.

5. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 29·7 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ').

β) 'Εκ γνωστοῦ τύπου τοῦ νόμου τοῦ "Ωμ διὰ κλειστὸν κύκλωμα :

$$I = \frac{E}{R + r_o},$$

$$\text{προκύπτει : } R + r_o = \frac{E}{I} = \frac{12,2}{20} = 0,61 \Omega,$$

$$\text{ἄρα } R = 0,61 - r_o = 0,61 - 0,02 = 0,59 \Omega.$$

Συνεπῶς εἰς τοὺς πόλους τοῦ συσσωρευτοῦ θὰ πρέπει νὰ συνδεθῇ ἀντίστασις  $R = 0,59 \Omega$ .

## Ο Μ Α Σ 10η

1. α) 'Ο ούδέτερος άγωγὸς εἰς τὸ τριφασικὸν σύστημα διανομῆς κατ' ἀστέρα χρειάζεται διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ συνδέωμε καταναλωτὰς εἰς τὰς φασικὰς τάσεις τοῦ συστήματος καὶ διὰ τὴν περίπτωσιν ἀνομοιομόρφου φορτίου εἰς τὰς φάσεις, διὰ νὰ διέρχεται μέσου αὐτοῦ τὸ ρεῦμα  $I_N$  ἐντάσεως ἵστης πρὸς τὸ γεωμετρικὸν ἄθροισμα τῶν ἐντάσεων τῶν ρευμάτων, τὰ ὅποια διέρχονται διὰ μέσου τῶν γραμμῶν R, S καὶ T.

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 29·7).

- β) Τὸ ποσὸν τῆς θερμότητος, τὸ ὅποιον ἀπαιτεῖται διὰ τὴν θέρμανσιν τοῦ ὕδατος, εἶναι :

$$Q_C = \frac{B(\Theta_2 - \Theta_1)}{n} = \frac{100 (100^\circ - 14^\circ)}{0,8} = \frac{8600}{0,8} = 10750 \text{ kcal.}$$

'Αφοῦ 1 kWh = 860 kcal, ἔπειται ὅτι θὰ δαπανηθῇ ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια :

$$A = \frac{10750}{860} = 12,5 \text{ kWh}$$

καὶ ἡ ίσχὺς τοῦ βραστῆρος θὰ εἶναι :

$$N = \frac{A}{t} = \frac{12,5 \text{ kWh}}{0,5 \text{ h}} = 25 \text{ kW.}$$

'Η ίσχὺς ἐκάστης τῶν 3 ἀντιστάσεων θὰ εἶναι :

$$N_1 = \frac{N}{3} = \frac{25}{3} = 8,334 \text{ kW.}$$

"Αρα ἡ τιμὴ ἐκάστης ἀντιστάσεως, ἀπὸ τὰς ὅποιας θὰ ἀποτελεσθῇ τὸ θερμαντικὸν στοιχεῖον, δεδομένου ὅτι αὐταὶ θὰ συνδεθοῦν εἰς τὴν πολικὴν τάσιν (σύνδεσις κατὰ τρίγωνον), πρέπει νὰ εἶναι :


$$R = \frac{U^2}{N_1} = \frac{380^2}{8334} = \frac{144400}{8334} = 17,3 \Omega.$$

Σύνδεσις κατ' ἀστέρα (σχ. 1)

"Εστω  $U_f$  ἡ ἐφαρμοζούμενη τάσις εἰς τὰ ἄκρα ἐκάστης ἀντιστάσεως R. 'Επομένως, ἡ ἀπορροφουμένη ίσχὺς ὑπὸ ἐκάστης ἀντιστάσεως

θὰ εἶναι  $\frac{U^2}{R}$  (πρόκειται περὶ ὡμικοῦ φορτίου). "Αρα, ή δλική ἀπορροφουμένη ίσχὺς οὐπό τῶν τριῶν ἀντιστάσεων συνδεδεμένων κατ' ἀστέρα θὰ εἶναι :

$$N_Y = 3 \cdot \frac{U^2}{R}. \quad (1)$$

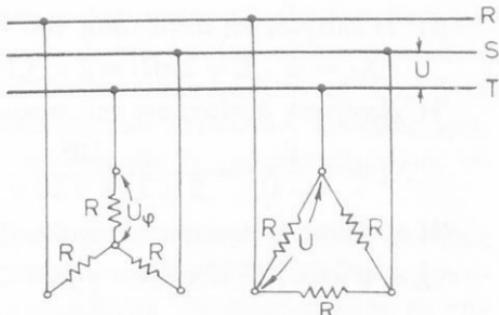

Σχ. 1.

Σύνδεσις κατὰ τρίγωνον

"Η ἐφαρμοζομένη τάσις εἰς τὰ ἄκρα ἑκάστης ἀντιστάσεως R κατὰ τὴν συνδεσμολογίαν τριγώνου εἶναι U, δηλαδὴ ή πολική τάσις. 'Επομένως ή ἀπορροφουμένη ίσχὺς οὐπό ἑκάστης ἀντιστάσεως εἶναι  $\frac{U^2}{R}$  (πρόκειται περὶ ὡμικοῦ φορτίου). "Αρα, ή δλική ἀπορροφουμένη ίσχὺς οὐπό τῶν τριῶν ἀντιστάσεων συνδεδεμένων κατὰ τρίγωνον θὰ εἶναι :

$$N_\Delta = 3 \cdot \frac{U^2}{R}. \quad (2)$$

Εἶναι γνωστὸν ὅτι μεταξὺ πολικῆς τάσεως U καὶ φασικῆς  $U_\phi$  οὐπάρχει ή σχέσις :  $U = 1,73 \cdot U_\phi$ .

"Αρα :  $U^2 = (1,73 \cdot U_\phi)^2 = 3 \cdot U_\phi^2$ .

'Αντικαθιστῶντες τὴν τιμὴν τοῦ  $U^2$  εἰς τὴν σχέσιν (2), λαμβάνομεν:

$$N_\Delta = 3 \times \frac{3 \cdot U_\phi^2}{R}. \quad (3)$$

'Αλλὰ  $\frac{3 \cdot U_\phi^2}{R} = N_Y$ , ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν σχέσιν (1).

"Αρα ἔχομεν :  $N_\Delta = 3 \cdot N_Y$ .

Αἱ τρεῖς ὁμοιαὶ ὡμικαὶ ἀντιστάσεις εἰς τὴν συνδεσμολογίαν κατὰ τρίγωνον θὰ ἀπορροφήσουν τριπλασίαν ίσχύν, ἀπὸ ἑκείνην ποὺ ἀπορροφούν εἰς τὴν συνδεσμολογίαν κατ' ἀστέρα.

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδ., Εὐγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 29·10).

β) Η έπαγωγική άντίστασης του πηνίου έχει τιμήν :

$$X_L = \omega \cdot L = 2\pi f L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 2 = 628 \Omega.$$

Η χωρητική άντίστασης του πυκνωτού έχει τιμήν :

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 14} = \frac{10^6}{4396} = 227,5 \Omega.$$

Η σύνθετος άντίστασης καταναλωτῶν  $R$ ,  $L$ ,  $C$ , ἐν σειρᾷ έχει τιμήν :

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{300^2 + 400^2} = \sqrt{90000 + 160000} = \\ = \sqrt{250000} = 500 \Omega.$$

Τὸ ρεῦμα διὰ μέσου τῶν καταναλωτῶν θὰ εἴναι :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{220}{500} = 0,44 \text{ A}$$

καὶ αἱ πτώσεις τάσεως θὰ εἴναι :

$$\text{Εἰς τὸ πηνίον} \quad U_L = X_L \cdot I = 628 \times 0,44 = 276,32 \text{ V}$$

$$\text{Εἰς τὸν πυκνωτὴν} \quad U_C = X_C \cdot I = 227,5 \times 0,44 = 100,1 \text{ V}$$


$$\text{Εἰς τὴν ώμικὴν άντίστασιν} \quad U_R = R \cdot I = 300 \times 0,44 = 132 \text{ V.}$$

Η έντασης θὰ έχῃ ἀπόκλισιν ὡς πρὸς τὴν τάσιν κατὰ γωνίαν  $\phi$ , τῆς δόποίας τό :

$$\text{συν } \phi = \frac{R}{Z} = \frac{300}{500} = 0,6$$

καὶ  $\phi = \text{γωνία συν} \cdot 0,6 = 53^\circ$ .

Τὸ ζητούμενον διάγραμμα τῶν άντιστάσεων φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 2 καὶ κατασκευάζεται κατὰ τὰ γνωστὰ ὑπό κλίμακα.

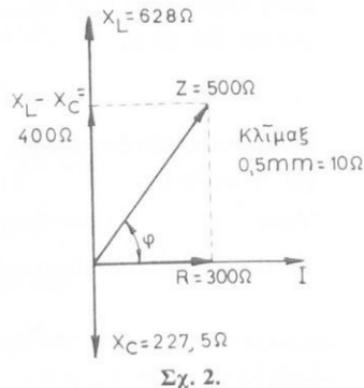

Σχ. 2.

3. α) Τὸ θερμοηλεκτρικὸν στοιχεῖον εἴναι μία ἀσθενὴς πηγὴ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, ἡ δόποία ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μεταλλικὰ στελέχη, τὰ δόποϊα είναι κατεσκευασμένα ἀπὸ διαφορετικὰ μέταλλα καὶ είναι κολλημένα εἰς τὸ ἔνα των ἄκρων. "Οταν τὸ σημεῖον συγκολλήσεως θερμανθῇ, δημιουργεῖται ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις, ἡ δόποία κάμνει τὸ ἔνα στέλεχος θετικὸν καὶ τὸ ἄλλο ἀρνητικόν.

'Η ήλεκτρεγερτική αύτή δύναμις είναι τόσον μεγαλυτέρα, όσον μεγαλυτέρα είναι ή θερμοκρασία εις τὴν ὅποιαν φθάνει τὸ σημεῖον συγκολλήσεως τῶν δύο μεταλλικῶν στελεχῶν. Ἐπίστης ἔξαρταται ἀπὸ τὸ εἶδος τῶν χρησιμοποιηθέντων μετάλλων. Συνήθως χρησιμοποιοῦνται χαλκὸς καὶ κονσταντάνη ἢ χρωμονικέλιον καὶ νικέλιον κ.τ.λ.

Τὴν παραγομένην ήλεκτρεγερτικὴν δύναμιν, ποὺ είναι συνήθως μερικὰ μιλλιβόλτ, δυνάμεθα νὰ μετρήσωμε μὲ ἓνα εὐαίσθητον ὅργανον καὶ ἀπὸ αὐτὴν νὰ ἔχωμεν ἔνδειξιν τῆς θερμοκρασίας, εις τὴν ὅποιαν ἔχει φθάσει τὸ σημεῖον συγκολλήσεως τῶν δύο μετάλλων. Τὰ θερμοηλεκτρικὰ στοιχεῖα, ὡς ἐκ τούτου, χρησιμοποιοῦνται ὡς πυρόμετρα, διὰ τὴν μέτρησιν ὑψηλῶν θερμοκρασιῶν καὶ εἰς εἰδικὰ ήλεκτρικὰ ὅργανα, διὰ τὴν μέτρησιν ήλεκτρικῶν ρευμάτων ὑψηλῆς συχνότητος.

'Ηλεκτρεγερτικὴ δύναμις δύναται νὰ παραχθῇ ἐπίστης καὶ μὲ τὸν φωτισμὸν εἰδικῶν μεταλλικῶν πλακῶν. Αἱ πλάκες αὐταὶ περιέχονται εἰς εἰδικὰ ὅργανα, τὰ ὅποια ὀνομάζονται φωτοηλεκτρικὰ στοιχεῖα. 'Η ήλεκτρεγερτικὴ δύναμις, ποὺ ἀναπτύσσουν τὰ φωτοηλεκτρικὰ στοιχεῖα, είναι σχεδὸν ἀνάλογος μὲ τὴν ἔντασιν μὲ τὴν ὅποιαν φωτίζονται καὶ είναι τῆς τάξεως μερικῶν μιλλιβόλτ.

Τὰ φωτοηλεκτρικὰ στοιχεῖα χρησιμοποιοῦνται κυρίως εἰς τὰ φωτόμετρα, εἰς αὐτομάτους μηχανισμοὺς κ.λπ.

β) 'Η ΗΕΔ, ή ὅποια θὰ ἀναπτυχθῇ ἐντὸς τοῦ ἀγωγοῦ, ἐπειδὴ πρόκειται περὶ εὐθυγράμμου ἀγωγοῦ δὲ ὅποιος κινεῖται καθέτως πρὸς τὴν διεύθυνσιν ὁμογενοῦς μαγνητικοῦ πεδίου, δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$E = \frac{B \cdot l \cdot U}{10^8} = \frac{20000 \times 100 \times 10000}{10^8} = 200 \text{ V.}$$

γ) 'Η ίσχυς, ποὺ θὰ καταναλίσκῃ ἡ ἀντίστασις, δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$N = R \cdot I^2 = 3 \text{ W.} \quad (1)$$

'Η συνολικὴ ίσχυς ποὺ καταναλίσκει ὅλο τὸ κύκλωμα είναι :

$$E \cdot I = R \cdot I^2 + r \cdot I^2. \quad (2)$$

'Αντικαθιστῶμεν τὸ  $R \cdot I^2$  μὲ τὴν τιμὴν του ἀπὸ τὴν πρώτην ἔξισωσιν καὶ τὰ  $E$  καὶ τὸ  $r$  μὲ τὰς δοθείσας τιμὰς ὅποτε ἔχομεν :

$$\begin{aligned} 4,5 \cdot I &= 3 + 1,5 I^2 \quad \text{ἢ} \\ 1,5 I^2 - 4,5 I + 3 &= 0. \end{aligned}$$

'Η λύσις τῆς ἔξισώσεως δίδει (ἔχει δύο ρίζας) :

$$I = 1A \quad \text{καὶ} \quad I = 2A.$$

Διὰ τὴν πρώτην τιμὴν ἔχομεν ἀπὸ τὴν ἔξισωσιν (1) :

$$\begin{aligned} R \cdot 1^2 &= 3 \quad \text{ἢ} \\ R &= 3 \Omega. \end{aligned}$$

Διὰ τὴν δευτέραν τιμὴν ἔχομεν πάλιν ἀπὸ τὴν ἔξισωσιν (1) :

$$\begin{aligned} R \cdot 2^2 &= 3 \quad \text{ἢ} \\ R &= \frac{3}{4} = 0,75 \Omega. \end{aligned}$$

'Η ἀντίστασις συνεπῶς δύναται νὰ εἰναι :

$$3 \Omega \quad \text{ἢ} \quad 0,75 \Omega.$$

4. Αἱ ἀντίστασεις τῶν λαμπτήρων καὶ αἱ κανονικαὶ ἐντάσεις λειτουργίας των θὰ εἰναι ἀντιστοίχως :

Διὰ τὸν λαμπτήρα τῶν 100 W, 220 V :

$$R_1 = \frac{U^2}{W_1} = \frac{220^2}{100} = 484 \Omega \quad I_1 = \frac{W_1}{U} = \frac{100}{220} = 0,45 A.$$

Διὰ τὸν λαμπτήρα τῶν 150 W, 220 V :

$$R_2 = \frac{U^2}{W_2} = \frac{220^2}{150} = 323 \Omega \quad I_2 = \frac{W_2}{U} = \frac{150}{220} = 0,68 A.$$

Διὰ τὸν λαμπτήρα τῶν 200 W, 220 V :


$$R_3 = \frac{U^2}{W_3} = \frac{220^2}{200} = 242 \Omega \quad I_3 = \frac{W_3}{U} = \frac{200}{220} = 0,9 A.$$

Τὸ σχηματιζόμενον κύκλωμα ἀπὸ τοὺς τρεῖς λαμπτήρας συνδεδεμένους κατ' ἀστέρα φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 3.

Διὰ νὰ ἴδοῦμε τί θὰ συμβῇ μὲ τοὺς τρεῖς λαμπτήρας, πρέπει νὰ ὑπολογίσωμε τὰς ἐντάσεις ποὺ θὰ περνοῦν ἀπὸ αὐτούς, δηλαδὴ τὰς

έντάσεις  $I_1$ ,  $I_2$  και  $I_3$ , αν δεχθώμεν ότι ή πολική τάσις του δικτύου είναι 380 V.

Διὰ τὸν ύπολογισμὸν τῶν ἑντάσεων μετατρέπομε τὸν ἀστέρα εἰς

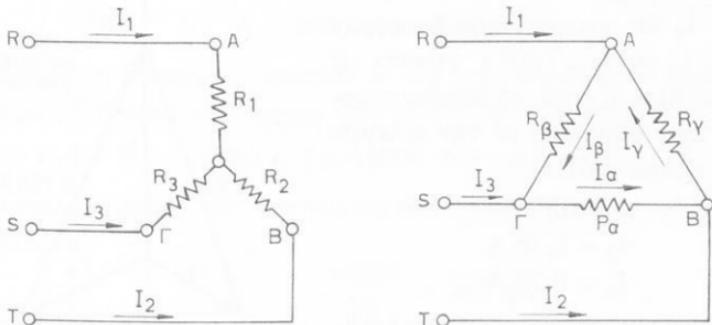

Σχ. 3.

τὸ ἰσοδύναμον κύκλωμα τριῶν ἀντιστάσεων  $R_\alpha$ ,  $R_\beta$ ,  $R_\gamma$ , συνδεδεμένων κατὰ τρίγωνον, ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 3. Ἀποδεικνύεται ότι διὰ νὰ είναι ἰσοδύναμα τὰ δύο κυκλώματα πρέπει νὰ είναι :

$$R_\alpha = R_2 + R_3 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1} = 323 + 242 + \frac{323 \times 242}{484} = 726 \Omega$$

$$R_\beta = R_1 + R_2 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_3} = 484 + 242 + \frac{484 \times 242}{323} = 1089 \Omega$$

$$R_\gamma = R_1 + R_3 + \frac{R_1 \cdot R_3}{R_2} = 484 + 323 + \frac{484 \times 323}{242} = 1453 \Omega.$$

Ὑπολογίζομε τώρα τὰς ἑντάσεις  $I_\alpha$ ,  $I_\beta$ ,  $I_\gamma$  εἰς τὸ κύκλωμα τοῦ σχήματος 3. Είναι :

$$I_\alpha = \frac{U_\pi}{R_\alpha} = \frac{380}{726} = 0,523 \text{ A}$$

$$I_\beta = \frac{U_\pi}{R_\beta} = \frac{380}{1089} = 0,349 \text{ A}$$

$$I_\gamma = \frac{U_\pi}{R_\gamma} = \frac{380}{1453} = 0,262 \text{ A.}$$

Αἱ ἑντάσεις  $I_\alpha$ ,  $I_\beta$ ,  $I_\gamma$  είναι ἐν φάσει μὲ τὰς ἀντιστοίχους πολικὰς

τάσεις  $U_{ST}$ ,  $U_{RS}$ ,  $U_{TR}$ , όφού έχομε μόνον ώμικάς άντιστάσεις είς τὸ κύκλωμα. Άρα δυνάμεθα γραφικῶς νὰ προσδιορίσωμε τὴν ἔντασιν  $I_1$  ως μετρικὴν διαφορὰν τῶν  $I_\beta$  καὶ  $I_\gamma$ , τὴν  $I_2$  ως γεωμετρικὴν διαφορὰν τῶν  $I_\gamma$  καὶ  $I_\alpha$  καὶ τὴν  $I_3$  ως γεωμετρικὴν διαφορὰν τῶν  $I_\alpha$  καὶ  $I_\beta$ . Τοῦτο γίνεται εἰς τὸ σχῆμα 4, ἀπὸ τὸ ὅποιον προκύπτουν σύμφωνα μὲ τὴν ἐκλεγεῖσαν κλίμακα ὅτι :

$$I_1 = 0,54 \text{ A}$$

$$I_2 = 0,70 \text{ A}$$

$$I_3 = 0,76 \text{ A}$$

Αἱ ἔντασεις αὐταί, ποὺ ὑπελογίσθησαν εἰς τὸ κύκλωμα τοῦ σχήματος 3, εἴναι αἱ ἕδιαι μὲ τὰς ἔντασεις  $I_1$ ,  $I_2$  καὶ  $I_3$  τοῦ σχήματος 2,

ἀφοῦ τὰ δύο κυκλώματα εἴναι ἴσοδύναμα. Αἱ τάσεις ἐπομένως εἰς τὰ ἄκρα τῶν  $R_1$ , καὶ  $R_3$  θὰ εἴναι ἀντιστοίχως :

$$U_1 = I_1 \cdot R_1 = 0,54 \times 484 = 261 \text{ V}$$

$$U_2 = I_2 \cdot R_2 = 0,70 \times 323 = 226 \text{ V}$$

$$U_3 = I_3 \cdot R_3 = 0,76 \times 242 = 184 \text{ V}$$


θὰ συμβοῦν ἐπομένως τὰ ἔξης :

1) Ἐὰν δ λαμπτήρ τῶν 100 W δύναται νὰ ἀνθέξῃ εἰς τὴν ὑπέρτασιν τῶν 261 V, δὲν θὰ συμβῇ τίποτε ἄλλο παρὰ μόνον ὅτι δ λαμπτήρ οὗτος θὰ ἀνάβῃ λαμπτρότερον τοῦ κανονικοῦ, δ λαμπτήρ τῶν 150 W θὰ ἀνάβῃ περίπου κανονικὰ καὶ δ λαμπτήρ τῶν 200 W θὰ ἀνάβῃ μὲ μειωμένην ἴσχυν.

2) Ἐὰν καῆ δ λαμπτήρ τῶν 100 W, τότε θὰ εύρεθοῦν ἐν σειρᾶ οἱ δύο ἄλλοι λαμπτῆρες ὑπὸ τὴν πολικὴν τάσιν καὶ συνεπῶς θὰ διαρρέωνται ἀπὸ ρεῦμα :

$$I = \frac{380}{323 + 242} = 0,67 \text{ A.}$$

Άρα θὰ φωτίζουν ἀμφότεροι μὲ μειωμένην ἔντασιν. (Περισσότερον μειωμένην ἀπὸ τὴν περίπτωσιν 1).

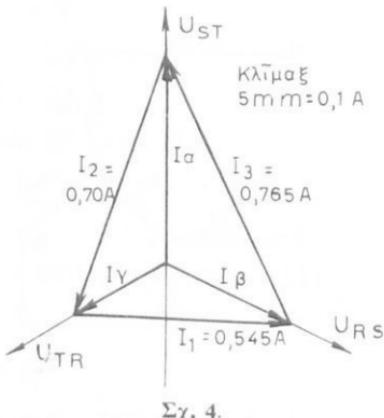

Σχ. 4.

5. Η συνολική ίσχύς τῶν λαμπτήρων εἶναι :

$$N = 5 \times 40 = 200 \text{ W}$$

έπομένως ήμερησίως θὰ ἀπαιτῆται ηλεκτρική ἐνέργεια :

$$A = 200 \times 10 = 2000 \text{ Wh.}$$

Ἐπειδὴ ή δυνατότης φορτίσεως τῆς συστοιχίας εἶναι ἀνὰ ἑπταήμερον, ή ηλεκτρική ἐνέργεια ποὺ θὰ ἀποταμιεύῃ, θὰ πρέπει νὰ εἶναι:

$$A_{oλ.} = 2000 \times 7 = 14000 \text{ Wh τούλαχιστον.}$$

Ἐπειδὴ ή τάσις τῆς συστοιχίας εἶναι 24 V, ή χωρητικότης αὐτῆς θὰ εἶναι :

$$\frac{A_{oλ.}}{U} = \frac{14000}{24} = 583 \text{ Ah.}$$

### Ο Μ Α Σ 11η

1. α) Οι δύο κανόνες τοῦ Κίρχωφ ίσχύουν καὶ διὰ τὰ κυκλώματα Ε.Π. ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅμως ὅτι τὰ διάφορα μεγέθη (τάσεις ή ἐντάσεις) θὰ ἔκφρασθοῦν μὲ διανύσματα. Ἐπίσης ἀντὶ τῶν ὠμικῶν ἀντιστάσεων, ποὺ ἔχομεν εἰς τὸ συνεχὲς ρεῦμα, εἰς τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα θὰ πρέπει νὰ λαμβάνωμε τὴν σύνθετον ἀντίστασιν ἐκάστου καταναλωτοῦ.

- β) Θὰ ἀντικαταστήσωμε κατ' ἀρχὰς τὴν ὁμάδα παραλλήλων ἀντιστάσεων  $R_1 = 15 \Omega$  καὶ  $R_2 = 30 \Omega$  διὰ τῆς ισοδυνάμου αὐτῶν  $R_{1,2}$ .

$$\frac{1}{R_{1,2}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{15} + \frac{1}{30} = \frac{2}{30} + \frac{1}{30} = \frac{3}{30} \text{ mho.}$$

Ἄρα  $R_{1,2} = \frac{30}{3} = 10 \Omega$ .

Κατόπιν τούτου ή  $R_{1,2,3} = R_{1,2} + R_3 = 10 + 5 = 15 \Omega$ .

Η  $R_{1,2,3}$  εἶναι ἐν παραλλήλῳ μὲ τὴν  $R_4$  καὶ ή ισοδύναμος ἀντίστασις  $R$  ὅλου τοῦ κυκλώματος θὰ εἶναι :

$$R = \frac{R_{1,2,3} \cdot R_4}{R_{1,2,3} + R_4} = \frac{15 \times 30}{45} = 10 \Omega$$

και ή τάσις τοῦ κυκλώματος :

$$U = R \cdot I = 10 \times 9 = 90 \text{ V.}$$

Η έντασις τοῦ ρεύματος είς τὸν ἄνω κλάδον θὰ είναι :

$$I_{1,2,3} = \frac{U}{R_{1,2,3}} = \frac{90}{15} = 6 \text{ A.}$$

Επομένως διὰ τῆς ίσοδυνάμου ἀντιστάσεως  $R_{1,2}$  θὰ διέρχεται ρεῦμα 6 A, καὶ ή τάσις είς τὰ ἄκρα της θὰ είναι :

$$U_{1,2} = R_{1,2} \cdot I_{1,2,3} = 10 \times 6 = 60 \text{ V.}$$

Διὰ τῆς ἀντιστάσεως  $R_1$  θὰ διέρχεται ρεῦμα έντασεως :

$$I_1 = \frac{U_{1,2}}{R_1} = \frac{60}{15} = 4 \text{ A.}$$

2. α) (Η ἀπάντησις ως είς τὴν παράγραφον 25.9 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ').

- β) (Η ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 19.17 καὶ 22.8 τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

- γ) Αἱ πτώσεις τάσεως είς κάθε ἀντίστασιν θὰ είναι (σχ. 1) :

Εἰς τὴν ωμικήν :  $R \cdot I = 12 \times 5 = 60 \text{ V}$


Εἰς τὴν ἐπαγωγικήν :  $X_L \cdot I = 15 \times 5 = 75 \text{ V}$

Εἰς τὴν χωρητικήν :  $X_C \cdot I = 40 \times 5 = 200 \text{ V.}$

Η τάσις τροφοδοτήσεως  $U$  θὰ είναι τὸ γεωμετρικὸν ἄθροισμα τῆς  $RI$ , τῆς  $X_L I$  καὶ τῆς  $X_C I$ .

"Αν λάβωμεν ύπ' ὅψιν ὅτι αἱ τάσεις  $X_C I$  καὶ  $X_L I$  είναι φασικῶς ἀντίθετοι καὶ ὅτι η συνισταμένη τῶν εύρισκεται εἰς φασικήν ἀπόκλισιν  $90^\circ$  ως πρὸς τὴν  $RI$ , ἔχομε διὰ τὴν τάσιν τροφοδοτήσεως :



$$\begin{aligned} U &= \sqrt{(RI)^2 + (X_C I - X_L I)^2} = \sqrt{60^2 + (200 - 75)^2} = \\ &= \sqrt{3600 + 15625} = 138,7 \text{ V.} \end{aligned}$$

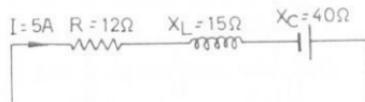

Σχ. 1.

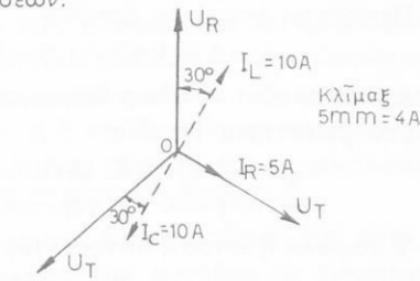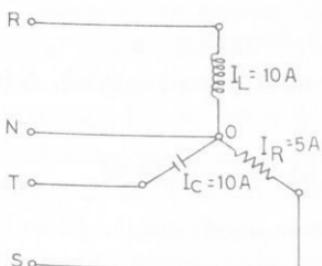3. α) Η βελτίωσις του συντελεστού ίσχυος μιᾶς συσκευῆς, ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς συνδέσεως ἐνὸς πυκνωτοῦ καταλλήλου χωρητικότητος, ἐν παραλλήλω πρὸς τὴν συσκευήν.

β) Η ἔντασις τοῦ ρεύματος διὰ τοῦ οὐδετέρου εἶναι τὸ γεωμετρικὸν ἄθροισμα τῶν τριῶν ἔντασεων  $I_L$ ,  $I_R$  καὶ  $I_C$  τῶν τριῶν καταναλώσεων. Εἰς τὸ δεξιὸν μέρος τοῦ σχήματος 2 ἔγινε τὸ διανυσματικὸν διάγραμμα τῶν φασικῶν τάσεων καὶ τῶν ἀντιστοίχων ἔντασεων τῶν καταναλώσεων.



Ἐκ τοῦ σχήματος βλέπομεν ὅτι ἡ  $I_L$  εἶναι ἵση καὶ ἀντίθετος τῆς  $I_C$ . Ἀρα ἡ μία ἔξουδετερώνει τὴν ἄλλην. Ἐπομένως ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος, ποὺ διαρρέει τὸν οὐδέτερον, θὰ ἔχῃ τιμὴν 5 A, δηλαδὴ τὴν τιμὴν τοῦ ρεύματος ποὺ διαρρέει τὴν ὡμικὴν κατανόλωσιν.

4. α) Η ἔντασις τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος μέσω ἐνὸς ἀγωγοῦ εἶναι ἵση μὲν ἐναὶ ἀμπέρ, ὅταν μέσω τοῦ ἀγωγοῦ αὐτοῦ διέρχεται ἀνὰ δευτερόλεπτον ποσότης ἡλεκτρισμοῦ ἵση πρὸς ἓνα κουλόμ, δηλαδὴ εἶναι :

$$1 \text{ A} = \frac{1 \text{ coul}}{1 \text{ sec}}.$$

Τὰ ὅργανα, τὰ ὅποια χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν μέτρησιν τῆς ἔντασεως τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, ὀνομάζονται ἀμπερόμετρα. Προκειμένου δὲ νὰ μετρήσωμε τὴν ἔντασιν τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, ἡ ὅποια διέρχεται μέσω ἐνὸς κυκλώματος, πρέπει νὰ διακόψωμε τὸ κύκλωμα εἰς ἓνα οἰονδήποτε σημεῖον του καὶ νὰ παρεμβάλλωμεν ἐν σειρᾷ τὸ ἀμπερόμετρον, ὥστε δλόκληρον τὸ ρεῦμα τοῦ κυκλώματος νὰ διέρχεται δι' αὐτοῦ.

('Ηλεκτρολογία, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 7.2 καὶ 7.4).

β) Τὸ ποσὸν τῆς ἀπαιτουμένης θερμότητος διὰ τὴν θέρμανσιν τοῦ ὕδατος εἶναι :

$$Q = \frac{B (\Theta_2 - \Theta_1)}{n} = \frac{10 (90 - 4)}{0,70} = 1228 \text{ kcal}$$

καὶ ἀφοῦ 1 kWh = 860 kcal, ἔπειται ὅτι θὰ δαπανηθῇ ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια :

$$A = \frac{1228}{860} = 1,42 \text{ kWh.}$$

Προκύπτει ἐπομένως δαπάνη :

$$\Delta = 1,42 \times 1,5 = 2,13 \text{ δραχμῶν.}$$

Δεδομένου ὅτι τὸ ὕδωρ θερμαίνεται εἰς 30 λεπτὰ = 0,5 h, ἡ ἴσχὺς τοῦ βραστῆρος θὰ εἶναι :

$$N = \frac{A}{t} = \frac{1,42 \text{ kWh}}{0,5 \text{ h}} = 2,84 \text{ kW} = 2840 \text{ W.}$$

Ἐπομένως ἡ ἔντασις λειτουργίας τῆς συσκευῆς εἶναι :

$$I = \frac{N}{U} = \frac{2840}{220} = 12,9 \text{ A}$$

καὶ ἡ ἀντίστασίς της :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220}{12,9} = 17 \Omega.$$

5. α) Κάθε στοιχείον ἀλκαλικοῦ συσσωρευτοῦ παρέχει τάσιν 1,2 V, ἐνῶ ὁ συσσωρευτής μολύβδου 2 V. Τοῦτο εἶναι ἔνα σοβαρὸν μειονέκτημα τῶν ἀλκαλικῶν συσσωρευτῶν, ὅταν τοὺς συγκρίνωμε μὲ τοὺς συσσωρευτὰς μολύβδου, διότι χρειαζόμεθα 63% περισσότερα στοιχεῖα ἐκ τῶν πρώτων, εἰς σύνδεσιν σειρᾶς, προκειμένου νὰ ἀποκτήσωμεν ὅσην τάσιν μᾶς παρέχει ἔνας ὥρισμένος ἀριθμὸς στοιχείων μολύβδου.

Ἡ ἀπόδοσις εἰς χωρητικότητα τοῦ ἀλκαλικοῦ συσσωρευτοῦ φθάνει μόλις τὰ 72% περίπου, ἡ δὲ ἀπόδοσις του εἰς ἐνέργειαν φθάνει τὰ 60% περίπου. Ως ἐκ τούτου, ὑστερεῖ κατὰ πολὺ εἰς ἀπόδοσιν ἀπὸ τὸν συσσωρευτὴν μολύβδου, εἰς τὸν ὅποιον αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ εἶναι 90% καὶ 75% περίπου.

Ἐνα ὅλο σοβαρὸν μειονέκτημα εἶναι τὸ ὑψηλὸν κόστος κατασκευῆς των ἔναντι τῶν συσσωρευτῶν μολύβδου.

Οι άλκαλικοί συσσωρευταί πλεονεκτούν έναντι τῶν συσσωρευτῶν μολύβδου εἰς τὸ ὅτι είναι περισσότερον ἀνθεκτικοί εἰς κακομεταχείρισιν καὶ δὲν χρειάζονται μεγάλας φροντίδας συντηρήσεως. Δυνάμεθα νὰ ἐκφορτίζωμε τὸν ἀλκαλικὸν συσσωρευτὴν μὲν μεγάλην ἔντασιν καὶ νὰ παραμένῃ ἀφόρτιστος ἐπὶ μακρὸν χρόνον, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ κίνδυνος νὰ ὑποστῇ βλάβην. Τὸ βάρος του είναι σχετικῶς μικρόν, ὁ ἡλεκτρολύτης του είναι ἀκίνδυνος καὶ τὸ δοχεῖον του ἄθραυστον, καθ' ὃσον είναι ἀπὸ χάλυβα. Γενικῶς, είναι στερεωτέρας κατασκευῆς, τὰ ἐνεργὰ ὑλικὰ τῶν πλακῶν του δὲν κρημνίζονται καὶ αἱ πλάκες του δὲν στρεβλώνουν εὔκόλως. Ἀλλο πλεονέκτημα είναι ὅτι ἔχουν μεγαλυτέραν χωρητικότητα ἀπὸ τοὺς συσσωρευτὰς μολύβδου διὰ τὸ αὐτὸν βάρος. Διὰ τὸ ἴδιον βάρος πλακῶν ἔχουν διπλασίαν περίπου χωρητικότητα. Ἐπίσης ἔχουν μεγαλυτέραν διάρκειαν ζωῆς έναντι τῶν συσσωρευτῶν μολύβδου.

Ἐπειδὴ οἱ ἀλκαλικοὶ συσσωρευταὶ παρουσιάζουν ὅλα αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικά, τοὺς χρησιμοποιοῦμε συνήθως εἰς ἐγκαταστάσεις, ὅπου δὲν είναι δυνατὸν νὰ γίνῃ συχνὰ συντήρησις, ὅπως είναι τὰ κυκλώματα σηματοδοσίας εἰς τὰς σιδηροδρομικὰς γραμμάς, τὰ ἀπομεμονωμένα φῶτα σημάτων, μακρὰν κατωκοιμένων περιοχῶν, τὰ ὅποια πρέπει νὰ ἀνάβουν αὐτομάτως κ.λπ.

β) Ἡ τάσις μεταξὺ ἀκρων κάθε ἀντιστάσεως τῆς θερμάστρας είναι (σχ. 3) :

$$U_{\varphi} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{380}{1,73} = 220 \text{ V.}$$


Τὸ ρεῦμα  $I$  διὰ μέσου τῆς κάθε γραμμῆς είναι ἵσον πρὸς τὸ ρεῦμα διὰ μέσου τῆς κάθε ἀντιστάσεως :

$$I = \frac{U_{\varphi}}{R} = \frac{220}{75} = 2,93 \text{ A.}$$

Ἡ ἵσχυς ποὺ ἀπορροφεῖ ἡ θερμάστρα δίδεται ὑπὸ τοῦ ἀκολούθου τύπου :

$$N = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \text{ συν } \varphi = 1,73 \times 380 \times 2,93 \times 1 = 1926 \text{ W} = 1,93 \text{ kW.}$$


(ὅπου συν  $\varphi = 1$ , διότι ἔχομε μόνον ὠμικὰς ἀντιστάσεις).

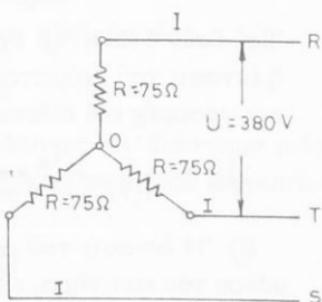

Σχ. 3.

## Ο Μ Α Σ 12η

1. α) Σχήμα 1.

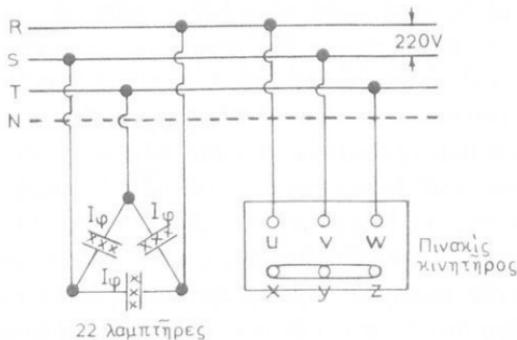

Σχ. 1.

β) 'Εφ' όσον οι 66 λαμπτῆρες είναι συνδεδεμένοι κατά τρίγωνον, είς κάθε πλευράν τοῦ τριγώνου θά ύπάρχουν 22 λαμπτῆρες τῶν 100 W συνδεδεμένοι παραλλήλως. "Αρα ή ἔντασις τοῦ ρεύματος διὰ μέσου αὐτῶν ἔχει τιμήν :

$$I_\varphi = \frac{N_\lambda}{U} = \frac{22 \times 100}{220} = 10 \text{ A.}$$

γ) 'Η ίσχύς τοῦ κινητήρος εἰς W είναι :

$$N_K = 20 \times 736 = 14720 \text{ W.}$$

'Εφ' όσον ὁ κινητήρος ἔχει τὰ τυλίγματά του εἰς σύνδεσιν ἀστέρος, ή ἔντασις τοῦ ρεύματος εἰς τὰ τυλίγματα θά είναι ἵση μὲ τὴν ἔντασιν γραμμῆς καὶ δίδεται ἀπὸ τὸν τύπον :

$$I_K = \frac{N_K}{1,73 \cdot U \cdot \sigma_{\text{νφ}}} = \frac{14720}{1,73 \times 220 \times 0,85} = 45,7 \text{ A.}$$


δ) 'Η ἔντασις τοῦ ρεύματος τῆς γραμμῆς, ὅταν τροφοδοτοῦμε μόνον τὸν κινητήρα, είναι ὅπως ἀναφέραμεν ἀνωτέρω :

$$I_K = 45,7 \text{ A.}$$

"Οταν τροφοδοτοῦμε μόνον τοὺς λαμπτῆρας, ή ἔντασις γραμμῆς είναι :

$$I_\lambda = \sqrt{3} \cdot I_\varphi = 1,73 \times 10 = 17,3 \text{ A.}$$

'Η συνολική έντασης τῆς γραμμῆς, ὅταν τροφοδοτοῦμε συγχρόνως λαμπτήρας καῑ κινητήρα, είναι τὸ γεωμετρικὸν ἄθροισμα τῶν  $I_K$  καῑ  $I_\lambda$ . Οἱ λαμπτήρες ἔχουν συνφ = 1 (ῷμικὴ φόρτισις), ἀρά ἡ έντασης  $I_\lambda$  ἔχει φασικὴν ἀπόκλισιν  $\phi = 0$  ώς πρὸς τὴν φασικὴν τάσιν. 'Ο κινητήρος ἔχει συνφ = 0,85, ἀρά ἡ φασικὴ ἀπόκλισις τῆς έντάσεως  $I_K$  είναι  $\phi = 32^\circ$  ώς πρὸς τὴν φασικὴν τάσιν. 'Απὸ τὰ δεδομένα

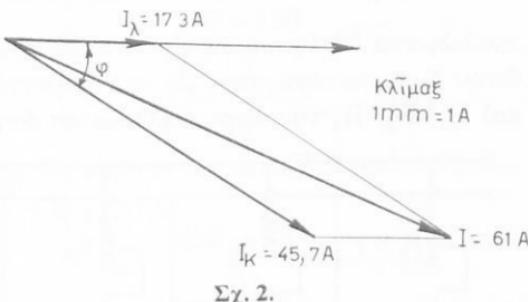

Σχ. 2.

αὐτὰ κατασκευάζομε τὸ διάγραμμα τοῦ σχήματος 2 τῶν  $I_\lambda$  καῑ  $I_K$ , ἀπὸ τὸ ὅποιον εύρισκομε τὴν συνισταμένην τῶν :

$$I = 61 \text{ A.}$$

2. α) Τὸ ποσὸν τῆς ἀπαιτουμένης θερμότητος διὰ τὴν θέρμανσιν τοῦ ὕδατος ἀπὸ τοὺς  $17^\circ$  εἰς τοὺς  $60^\circ$  C είναι :

$$Q = \frac{B(\Theta_2 - \Theta_1)}{n} = \frac{80(60 - 17)}{0,80} = \frac{80 \times 43}{0,80} = 4300 \text{ kcal.}$$

'Η καταναλισκομένη ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια εἰς kWh θὰ είναι :

$$A = \frac{4300}{860} = 5 \text{ kWh}$$

καῑ ἐπειδὴ θέλωμε νὰ θερμάνῃ τὰ 80 kg ὕδατος εἰς διάστημα μιᾶς ὥρας καῑ δεκαπέντε λεπτῶν, ἥτοι εἰς  $1,25^\circ\text{h}$ , ἡ ίσχὺς τοῦ θερμαντικοῦ στοιχείου θὰ είναι :

$$N = \frac{5 \text{ kWh}}{1,25 \text{ h}} = 4 \text{ kW.}$$

- β) 'Η έντασης τοῦ ρεύματος διὰ τοῦ θερμαντικοῦ στοιχείου μὲ τάσιν 220 V θὰ είναι :

$$I = \frac{N}{U} = \frac{4000}{220} = 18,20 \text{ A.}$$


γ) Ή άντιστασις τοῦ θερμαντικοῦ στοιχείου θὰ είναι :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220}{18,2} = 12,10 \Omega$$

άρα τὸ μῆκος σύρματος χρωμονικελίνης ποὺ χρειάζεται θὰ είναι :

$$l = \frac{R \cdot S}{\rho} = \frac{12,10 \times 0,5}{1} = 6,05 \text{ m.}$$

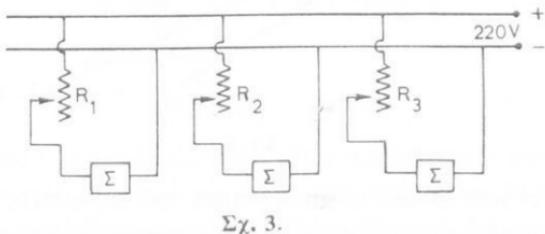3. Τὰ τρία κυκλώματα θὰ ἔχουν ώς εἰς τὸ σχεδιάγραμμα τοῦ σχήματος 3, ὅπου  $\Sigma$  παριστάνει τοὺς 25 συσσωρευτάς συνδεδεμένους ἐν σειρᾷ καὶ  $R_1, R_2, R_3$  τὰς παρεμβαλλομένας άντιστάσεις.



α) Παρεμβαλλόμεναι άντιστάσεις :

Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς φορτίσεως οἱ συσσωρευταὶ ἔχουν ΑΗΕΔ :

$$E_{x\rho\chi} = 3 \times 2 \times 25 = 150 \text{ V} \text{ καὶ εἰς τὸ τέλος } E_{\tau\varepsilon\lambda} = 3 \times 2,7 \times 25 = 202,5 \text{ V.}$$

Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος διὰ τῶν συσσωρευτῶν δίδεται ἀπὸ τὸν τύπον :

$$I = \frac{U - E}{R},$$

ὅπου  $U$  είναι ἡ τάσις τοῦ δικτύου,  $E$  ἡ ΑΗΕΔ τῶν συσσωρευτῶν καὶ  $R$  ἡ παρεμβαλλομένη ἑκάστοτε άντιστασις.

Ἐξ αὐτοῦ προκύπτει :

$$R = \frac{U - E}{I},$$

Κύκλωμα τῶν 3 A.

Ἡ παρεμβαλλομένη εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς φορτίσεως άντιστασις είναι :

$$R_{1x\rho\chi} = \frac{U - E_{x\rho\chi}}{I} = \frac{220 - 150}{3} = 23,3 \Omega.$$

‘Η παρεμβαλλομένη κατά τό τέλος τής φορτίσεως άντιστασις είναι:

$$R_{1\tau\varepsilon\lambda} = \frac{U - E_{\tau\varepsilon\lambda}}{I} = \frac{220 - 202,5}{3} = 5,8 \Omega.$$

Δηλαδή ή  $R_1$  θὰ κυμαίνεται μεταξύ 23,3 καὶ 5,8 Ω.

Κύκλωμα με τῷ ν. 10 A.

‘Ομοίως ως αὖτε έχομεν :

$$R_{2\alpha\rho\chi} = \frac{220 - 150}{10} = 7 \Omega$$

$$R_{2\tau\varepsilon\lambda} = \frac{220 - 202,5}{10} = 1,75 \Omega.$$

Δηλαδή ή  $R_2$  θὰ κυμαίνεται μεταξύ 7 καὶ 1,75 Ω.

Κύκλωμα με τῷ ν. 20 A.

$$R_{3\alpha\rho\chi} = \frac{220 - 150}{20} = 3,5 \Omega$$

$$R_{3\tau\varepsilon\lambda} = \frac{220 - 202,5}{20} = 0,875 \Omega.$$

Δηλαδή ή  $R_3$  θὰ κυμαίνεται μεταξύ 3,5 καὶ 0,875 Ω.

β) Βαθμοί ἀποδόσεως :

Εἰς τὸ κύκλωμα τῶν 3A :

$$\eta_{\alpha\rho\chi} = \frac{I \cdot E_{\alpha\rho\chi}}{I \cdot U} = \frac{3 \times 150}{3 \times 220} = 0,682$$

$$\eta_{\tau\varepsilon\lambda} = \frac{I \cdot E_{\tau\varepsilon\lambda}}{I \cdot U} = \frac{3 \times 202,5}{3 \times 220} = 0,92.$$

Εἰς τὸ κύκλωμα τῶν 10 A :

$$\eta_{\alpha\rho\chi} = \frac{10 \times 150}{10 \times 220} = 0,682$$

$$\eta_{\tau\varepsilon\lambda} = \frac{10 \times 202,5}{10 \times 220} = 0,92.$$

Εἰς τὸ κύκλωμα τῶν 20 A :

$$\eta_{\alpha\rho\chi} = \frac{20 \times 150}{20 \times 220} = 0,682$$

$$\eta_{\tau\varepsilon\lambda} = \frac{20 \times 202,5}{20 \times 220} = 0,92.$$

‘Ητοι ὁ βαθμὸς ἀποδόσεως καὶ εἰς τὰ τρία κυκλώματα κυμαίνεται ἀπὸ 0,682 μέχρι 0,92.

4. Έκάστη κατανάλωσις είναι συνδεδεμένη μεταξύ μιᾶς φάσεως του δικτύου καὶ τοῦ ούδετέρου.

Συμφώνως πρὸς τὰ δεδομένα θὰ ἔχωμεν :


$$I_A = I_R = \frac{2200}{220} = 10 \text{ A} \quad \phi_R = 0 \text{ (ώμικὴ ἀντίστασις)}$$

$$I_B = I_S = \frac{4400}{220} = 20 \text{ A} \quad \phi_S = 0 \text{ (ώμικὴ ἀντίστασις)}$$

$$I_T = I_F = \frac{5000}{220 \times 0,8} = 28,4 \text{ A} \quad \phi_T = 37^\circ \text{ (συν } \phi_T = 0,8\text{).}$$

Αἱ  $I_R$  καὶ  $I_S$  είναι  $U_R$  ἐν φάσει μὲ τὰς ἀντιστοίχους φασικὰς τάσεις, ἐνῶ ἡ  $I_T$  ἔπειται κατὰ  $37^\circ$  τῆς ἀντιστοίχου φασικῆς τάσεως.

Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος διὰ τοῦ ούδετέρου θὰ είναι τὸ γεωμετρικὸν ἄθροισμα τῶν τριῶν ἐντάσεων. Τὸ ἀντίστοιχον διάγραμμα ἔχει ὡς κάτωθι (σχ. 4) :

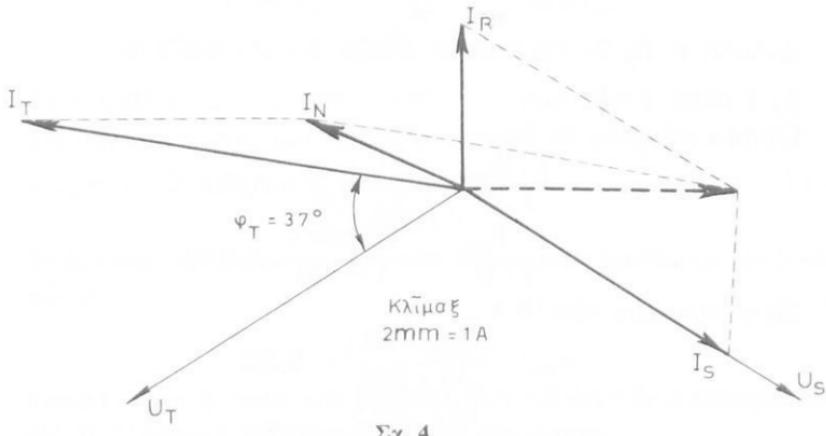

Σχ. 4.

Ἐκ τοῦ διαγράμματος προκύπτει ὅτι ἡ ἔντασις διὰ τοῦ ούδετέρου είναι :

$$I_N = 11 \text{ A.}$$

5. α) Τὰ πλεονεκτήματα, τὰ ὅποια παρουσιάζει τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα ἔναντι τοῦ συνεχοῦς, είναι :

1) Οἰκονομικὴ καὶ εύκολος μεταφορὰ εἰς μεγάλας ἀποστάσεις, διότι

μετασχηματίζεται εύκολως άπό χαμηλήν εἰς ύψηλήν τάσιν, μὲ τὴν βοήθειαν στατῶν μετασχηματιστῶν. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον, δυνάμεθα νὰ μεταφέρωμεν μεγάλα ποσά ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας, ύπὸ μικρὰν ἔντασιν, ἀλλὰ μὲ ύψηλήν τάσιν καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἀφ' ἐνὸς μὲν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀγωγοὶ μικροτέρας διατομῆς, ἀφ' ἑτέρου δὲ νὰ ἔχωμεν μείωσιν τῶν ἀπωλειῶν.

2) Ἐχομεν εὔκολον μετασχηματισμὸν εἰς πολὺ μικρὰς τάσεις διὰ τὴν λειτουργίαν κωδώνων κ.λπ. πάλιν μὲ τὴν βοήθειαν στατῶν μετασχηματιστῶν.

3) Τόσον αἱ γεννήτριαι, ὅσον καὶ οἱ κινητῆρες ἐναλλασσομένου ρεύματος, εἰναι ἀπλουστέρας κατασκευῆς καὶ σπανίως παρουσιάζουν βλάβας, διότι δὲν ἔχουν συλλέκτην, δὲ οὐ ποτελεῖ τὸ εὔπαθέστερον μέρος τῶν μηχανῶν συνεχοῦς ρεύματος.

Δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ μόνον συνεχὲς ρεῦμα εἰς τὴν φόρτισιν συσσωρευτῶν, εἰς τὴν γαλβανοπλαστικήν, τὴν ἡλεκτρόλυσιν κ.λπ.

Ἐπίστης τὸ συνεχὲς χρησιμοποιεῖται συνήθως εἰς τὴν ἡλεκτρικὴν ἔλξιν (ἡλεκτρικοὶ σιδηρόδρομοι, τράμ, τρόλλεϋ).

β) "Οταν τὸ ὄργανον δείχνῃ τὴν μεγίστην ἔνδειξιν  $U_o$ , ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος  $I_o$ , ποὺ διέρχεται δι' αὐτοῦ, εἶναι τέτοια, ὥστε νὰ ἴσχύῃ ἡ σχέσις :

$$U_o = R_o \cdot I_o,$$

ὅπου  $R_o$  εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ ἀντίστασις τοῦ ὄργανου.

Διὰ νὰ αὐξήσωμε τὴν μετρητικὴν ἱκανότητα τοῦ βολτομέτρου, τοποθετοῦμεν ἐν σειρᾷ μὲ τὸ ὄργανον μίαν ἀντίστασιν  $R_x$  τέτοιαν, ὥστε, ὅταν ἐφαρμόζεται τάσις  $U = 80$  V, μέσα ἀπὸ τὸ ὄργανον νὰ περνᾶ πάλιν ἔντασις  $I_o$ , ὥστε αὐτὸν νὰ ἔχῃ τὴν μεγίστην ἀπόκλισίν του. Εἶναι ὅμως :

$$U = I_o (R_o + R_x) = I_o R_o + I_o R_x = U_o + I_o R_x$$

Λύοντες τὴν ἔξισωσιν ὡς πρὸς  $R_x$  θὰ ἔχωμεν :

$$R_x = \frac{V - V_o}{I_o}.$$

Πολλαπλασιάζοντες τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος τοῦ δευτέρου μέ-

λους της έξισώσεως έπι τὴν ἐσωτερικὴν ἀντίστασιν τοῦ ὄργάνου  $R_o$ , ἔχομεν :


$$R_x = \frac{V - V_o}{V_o} \cdot R_o,$$

ἄρα ἡ ἀντίστασις, πού πρέπει νὰ παρεμβάλωμεν ἐν σειρᾷ μὲ τὸ ὄργανον, θὰ ἔχῃ τιμήν :

$$R_x = \frac{80 - 20}{20} \times 300 = 3 \times 300 = 900 \Omega.$$

### Ο Μ Α Σ 13η

1. α) "Οταν τὸ δίκτυον εύρισκεται ὑπὸ τάσιν, τότε τὸ ρελαὶ διεγείρεται καὶ ἔλκει τὸν ὄπλισμόν του, ὅποτε κλείουν αἱ ἐπαφαὶ 1 — 2, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ συσκευὴ νὰ τροφοδοτῆται κανονικῶς ἐκ τοῦ δικτύου. "Οταν ὁμως διακοπῇ τὸ ρεῦμα τοῦ δικτύου, τὸ ρελαὶ ἀποδιεγείρεται καὶ παύει νὰ ἔλκῃ τὸν ὄπλισμόν του, ὅποτε ἡ ἐπαφὴ 2 ἐπανέρχεται εἰς τὴν ἀρχικὴν της θέσιν τῆς ήρεμίας, ὅπως φαίνεται εἰς

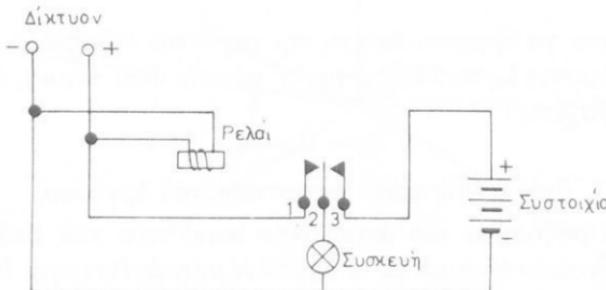

Σχ. 1.

τὸ σχῆμα 1. Εἰς τὴν θέσιν αὐτὴ διακόπτεται ἡ ἐπαφὴ 1 — 2 καὶ ἀποκαθίσταται ἡ ἐπαφὴ 2 — 3, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ συσκευὴ νὰ ἀποσυνδεθῇ ἀπὸ τὸ δίκτυον καὶ νὰ συνδεθῇ πρὸς τὴν συστοιχίαν.

β) Ἡ σύνθετος ἀντίστασις τοῦ κυκλώματος δίδεται ἀπὸ τὸν τύπον :

$$1) Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{40^2 + (40 - 10)^2} = \sqrt{2500} = 50 \Omega.$$

2) Ή εντασις του ρεύματος, που θὰ κυκλοφορήσῃ εἰς τὸ κύκλωμα, θὰ είναι :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{240}{50} = 4,8 \text{ A.}$$

3) Αἱ τάσεις εἰς τὰ ἄκρα τῶν ἀντιστάσεων θὰ είναι :

$$U_R = R \cdot I = 40 \times 4,8 = 192 \text{ V}$$

$$U_L = X_L \cdot I = 40 \times 4,8 = 192 \text{ V}$$


$$U_C = X_C \cdot I = 10 \times 4,8 = 48 \text{ V.}$$

4)

$$\sigma v \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{40}{50} = 0,8.$$

5)  $P = U \cdot I \cdot \sigma v \varphi = 240 \times 4,8 \times 0,8 = 921,6 \text{ W} = 0,92 \text{ kW.}$

6) Τὸ διανυσματικὸν διάγραμμα φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 2, τὸ ὅποιον ἔχει κατασκευασθῆ ὑπὸ κλίμακα.

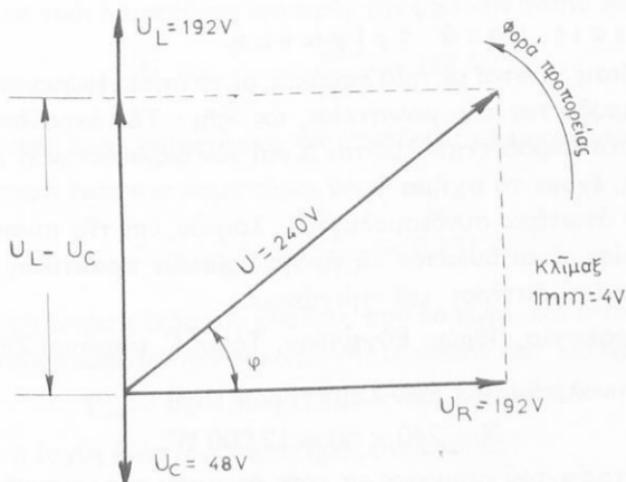


Σχ. 2.

2. α) "Οταν τὸ φορτίον, τὸ ὅποιον συνδέεται εἰς τὸ τριφασικὸν σύστημα διανομῆς κατ' ἀστέρα είναι ἀνομοιόμορφον, χρησιμοποιεῖται οὐδέτερος ἀγωγός. Μέσω τοῦ οὐδετέρου ἀγωγοῦ διέρχεται ρεῦμα ἵσον πρὸς τὸ γεωμετρικὸν ἀθροισμα τῶν ρευμάτων, τὰ ὅποια διέρχονται μέσω τῶν γραμμῶν R, S καὶ T."


‘Η σύνδεσις τῶν τυλιγμάτων τῶν τριῶν φάσεων εἰς τοὺς τριφασικοὺς ἐναλλακτῆρας γίνεται μὲ λαμάκια, τὰ ὅποια τοποθετοῦνται μεταξύ τῶν ἀκροδεκτῶν τῆς μηχανῆς, ώς ἔξης :

Σύνδεσις κατ’ ἀστέρα.

‘Η σύνδεσις γίνεται μὲ ἔνα λαμάκι, τὸ ὅποιον ἐνώνει μεταξύ τῶν τοὺς τρεῖς ἀκροδέκτας Z, X καὶ Y, ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 3.

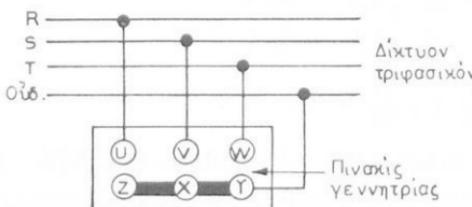

Σχ. 3.

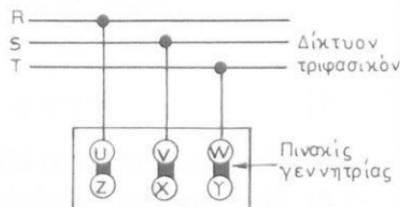

Σχ. 4.

Σύνδεσις κατὰ τρίγωνον.

‘Η σύνδεσις γίνεται μὲ τρία λαμάκια, μὲ τὰ ὅποια ἐνώνομεν ἀνὰ δύο τοὺς ἀκροδέκτας τῆς γεννητρίας, ώς ἔξης : Τὸν ἀκροδέκτην U μὲ τὸν Z, τὸν ἀκροδέκτην V μὲ τὸν X καὶ τὸν ἀκροδέκτην W μὲ τὸν Y. Δηλαδή, ἔχομε τὸ σχῆμα 4.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνδεσμολογιῶν, λοιπόν, ἐπὶ τῆς πινακίδος τῆς γεννητρίας, είναι δυνατόν νὰ ἀναγνωρίσωμε πρακτικῶς τὰς συνδεσμολογίας ἀστέρος καὶ τριγώνου.

(‘Ηλεκτρολογία, ‘Ιδρυμ. Εύγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 29.7).

β) ‘Η συνολικὴ ισχὺς τῶν λαμπτήρων είναι :

$$N = 240 \times 50 = 12.000 \text{ W}$$

καὶ ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος εἰς κάθε ἀγωγὸν τῆς γραμμῆς εἰς τὴν σύνδεσιν τριγώνου μὲ συνφ = 1 (ῷμικαὶ ἀντιστάσεις) θὰ είναι :

$$I_{xy} = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{12.000}{\sqrt{3} \times 220} = \frac{12.000}{380} = 31,6 \text{ A.}$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν συνδέσεως τῶν τριῶν κλάδων κατὰ τρίγωνον ἡ τάσις εἰς τοὺς λαμπτῆρας είναι ἴση μὲ τὴν πολικὴν τάσιν τοῦ δικτύου, δηλαδὴ 220 V.

Τὸ ρεῦμα κάθε κλάδου, ποὺ εἶναι συνδεδεμένοι οἱ λαμπτῆρες, θὰ εἶναι:

$$I_{\varphi} = \frac{I_{\alpha\gamma}}{\sqrt{3}} = \frac{31,6}{1,73} = 18,2 \text{ A.}$$

Τὸ ρεῦμα κάθε λαμπτῆρος εἶναι :

$$I_{\lambda} = \frac{18,2}{80} = 0,227 \text{ A.}$$

'Η ἐσωτερικὴ ἀντίστασις κάθε λαμπτῆρος :

$$R_{\lambda} = \frac{U}{I_{\lambda}} = \frac{220}{0,227} = 970 \Omega.$$

Τέλος ἡ ἴσχυς ἑκάστου λαμπτῆρος θὰ εἶναι :

$$N_{\lambda} = I U = 0,227 \times 220 = 50 \text{ W.}$$

"Αν συνδέσωμε τοὺς ιδίους λαμπτῆρας κατ' ἀστέρα θὰ ἔχωμεν : Τάσις εἰς τοὺς λαμπτῆρας ἵση πρὸς τὴν φασικὴν τάσιν τοῦ δικτύου :

$$U_{\varphi} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{220}{1,73} = 127 \text{ V.}$$

"Αρα κάθε ὅμας λαμπτήρων θὰ ἐργάζεται μὲ μειωμένην τάσιν.

'Η ἔντασις ἑκάστου λαμπτῆρος θὰ εἶναι :

$$I'_{\lambda} = \frac{U_{\varphi}}{R_{\lambda}} = \frac{127}{970} = 0,131 \text{ A.}$$

'Η ὀλικὴ ἔντασις ἑκάστου κλάδου, ποὺ θὰ εἶναι καὶ ἔντασις εἰς τοὺς ὀγκωγοὺς τροφοδοτήσεως κατὰ τὴν σύνδεσιν κατ' ἀστέρα, εἶναι :

$$I'_{\alpha\gamma} = I'_{\lambda} \cdot 80 = 0,131 \times 80 = 10,48 \text{ A.}$$

Τέλος ἡ ἴσχυς ἑκάστου λαμπτῆρος εἶναι τώρα :

$$N'_{\lambda} = U_{\varphi} \cdot I'_{\lambda} = 127 \times 0,131 = 16,64 \text{ W.}$$

Συνεπῶς εἰς τὴν περίπτωσιν τριγώνου ἡ ἴσχυς ποὺ ἀπαιτοῦν οἱ λαμπτῆρες ἀπὸ τὸ δίκτυον εἶναι :

$$N = 240 \times 50 = 12000 \text{ W} = 12 \text{ kW},$$

ἐνῶ εἰς τὴν περίπτωσιν ὀστέρος εἶναι :

$$N' = 240 \times 16,6 = 4000 \text{ W} = 4 \text{ kW.}$$

3. α) Ή προσγείωσις ένδος άγωγού σκοπὸν ἔχει νὰ φέρη τὸν άγωγὸν εἰς τὸ δυναμικὸν τῆς γῆς, δηλαδὴ νὰ ἔχῃ δυναμικὸν μηδὲν βόλτ. Βασικῶς, ἡ προσγείωσις ἔξυπηρετεῖ δύο σκοπούς: Τὴν όμαλὴν λειτουργίαν μιᾶς ἐγκαταστάσεως, δόποτε προσγειοῦται ὁ οὐδέτερος άγωγὸς καὶ λέγεται γείωσις λειτουργίας, καὶ τὴν προστασίαν τῶν ἀτόμων, τὰ δόποια χρησιμοποιοῦν μίαν ἐγκατάστασιν ἢ ἡλεκτρικὴν συσκευὴν ἀπὸ τὸν κίνδυνον τῆς ἡλεκτροπληξίας, δόποτε προσγειοῦνται τὰ μεταλλικὰ μέρη καὶ λέγεται γείωσις προστασίας.

β) Μὲ παραδεκτὴν ἀπώλειαν 8% (βαθμὸς ἀποδόσεως τῆς γραμμῆς 0,92) ἡ ἴσχυς, τὴν δόποιαν ὁ σταθμὸς παραγωγῆς θὰ δίδει εἰς τὴν γραμμὴν, εἶναι :

$$N_{\Sigma T} = \frac{500 \times 736}{0,92} = 400000 \text{ W}$$

συνεπῶς καὶ ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος εἰς ἕκαστον άγωγὸν τῆς γραμμῆς εἶναι :

$$I = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \phi} = \frac{400000}{1,73 \times 12000 \times 0,8} = 24 \text{ A.}$$

Ἐπομένως αἱ ἀπώλειαι εἰς τὴν τριφασικὴν γραμμὴν θὰ εἶναι :

$$N_A = 400000 \times 0,08 = 32000 \text{ W}$$

καὶ ἐπειδὴ ἔχομεν τρεῖς άγωγούς, αἱ ἀπώλειαι εἰς ἕκαστον τῶν άγωγῶν θὰ εἶναι :

$$N'_A = \frac{32000}{3}.$$

Γνωρίζομεν ὅμως ὅτι αἱ ἀπώλειαι ἴσχυος εἰς ἓνα άγωγὸν δίδονται ἀπὸ τὸν τύπον :  $N'A = RI^2$ , ἄρα

$$R = \frac{N'A}{I^2} = \frac{32000}{3 \times 24^2} = 18,5 \Omega.$$

Γνωστῆς πλέον τῆς ἀντιστάσεως R ἡ διατομὴ τοῦ άγωγοῦ εύρισκεται διὰ τοῦ τύπου :

$$S = \frac{P \cdot l}{R} = \frac{0,0175 \times 15000}{18,5} = 14,2 \text{ mm}^2.$$

Ἄρα τὸ βάρος τῶν τριῶν χαλκίνων άγωγῶν, ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν, θὰ εἶναι :

$$B = 14,2 \times 15 \times 3 \times 8,8 = 5,623 \text{ kg.}$$

4. Σύνδεσις κατ' ἀστέρα.

'Η τάσις ποὺ ἐφαρμόζεται εἰς ἑκάστην ἀντίστασιν είναι :

$$U_{\varphi} = \frac{U_{\pi}}{3} = \frac{380}{1,73} = 220 \text{ V.}$$

'Η ἔντασις τοῦ ρεύματος, ποὺ περνᾶ ἀπὸ κάθε ἀντίστασιν, εύρισκεται ἀπὸ τὸν νόμον τοῦ ΩΜ.

$$I = \frac{U_{\varphi}}{R} = \frac{220}{20} = 11 \text{ A.}$$

'Η ἔντασις τοῦ ρεύματος εἰς κάθε συνδετικὸν ἀγωγὸν είναι ὅση είναι καὶ εἰς κάθε ἀντίστασιν, δηλαδὴ 11 A.

'Η ίσχὺς ποὺ καταναλίσκεται εἰς κάθε ἀντίστασιν είναι :

$$N = U \cdot I \cdot \sin \varphi = 220 \times 11 \times 1 = 2420 \text{ W.}$$

'Η ίσχὺς ποὺ ἀπορροφοῦν καὶ αἱ τρεῖς ἀντιστάσεις ἀπὸ τὸ δίκτυον είναι :

$$N_{\text{oλ}} = 3 N = 3 \times 2420 = 7260 \text{ W.}$$

Σύνδεσις κατὰ τρίγωνον.

'Η τάσις ποὺ ἐφαρμόζεται εἰς κάθε ἀντίστασιν είναι ἡ πολικὴ τάσις τοῦ δικτύου :

$$U_{\varphi} = U_{\pi} = 380 \text{ V.}$$

'Η ἔντασις τοῦ ρεύματος κάθε ἀντιστάσεως είναι :

$$I = \frac{380}{20} = 19 \Omega,$$

ἐνῶ ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος, ποὺ περνᾶ ἀπὸ τοὺς συνδετικούς ἀγωγούς, θὰ είναι :

$$I_{\alpha\gamma} = 1,73 \cdot I = 1,73 \times 19 = 32,87 \text{ A.}$$

'Η ίσχὺς τῆς μιᾶς ἀντιστάσεως είναι :

$$N = U \cdot I \cdot \sin \varphi = 380 \times 19 \times 1 = 7220 \text{ W}$$

καὶ ἡ ίσχὺς ποὺ καταναλίσκουν καὶ οἱ τρεῖς ἀντιστάσεις θὰ είναι :

$$N_{\text{oλ}} = 3 \cdot N = 3 \times 7220 = 21660 \text{ W.}$$

5. Δεδομένου ὅτι ὁ βαθμὸς ἀποδόσεως τοῦ βραστῆρος είναι 80 % (ἀπώλειαι 20 %), τὸ ποσὸν τῆς ἀπαιτουμένης θερμότητος διὰ τὴν

θέρμανσιν τοῦ ύδατος είναι :

$$Q = \frac{B(\Theta_2 - \Theta_1)}{n} = \frac{10(90 - 15)}{0,80} = \frac{750}{0,80} = 937,5 \text{ kcal}$$

καὶ συνεπῶς ἡ ἀπαιτουμένη ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια εἰς kWh θὰ είναι :

$$A = \frac{937 \times 5}{860} = 1,09 \text{ kWh.}$$

'Επειδὴ θέλομε νὰ θερμαίνη τὰ 10 kg ύδατος εἰς διάστημα ἡμισείας ὥρας ( $t = 0,5 \text{ h}$ ) ἡ ἰσχὺς τούτου θὰ είναι :

$$N = \frac{A}{t} = \frac{1,09 \text{ kWh}}{0,5 \text{ h}} = 2,18 \text{ kW.}$$

'Η ἔντασις τοῦ ρεύματος ποὺ θὰ διέρχεται ἀπὸ τὸν βραστῆρα είναι :

$$I = \frac{N}{U} = \frac{2180}{220} = 9,9 \text{ A.}$$

'Η ἀντίστασις τοῦ βραστῆρος ύπολογίζεται ἀπὸ τὸν νόμον τοῦ "Ωμ:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220}{9,9} = 22,2 \Omega$$

καὶ τὸ μῆκος σύρματος ἐκ χρωμονικείνης, ποὺ θὰ χρειασθῇ διὰ τὴν ἀντίστασιν τοῦ βραστῆρος, πρέπει νὰ είναι :

$$l = \frac{R \cdot S}{\rho} = \frac{22,2 \times 0,1}{1} = 2,22 \text{ m.}$$

### Ο Μ Α Σ 14η

1. α) Μαγνήτης όνομάζεται κάθε σῶμα, τὸ ὅποιον ἔχει τὴν ἴδιότητα νὰ ἔλκῃ καὶ νὰ συγκρατῇ διάφορα σιδηρᾶ ἀντικείμενα.

Μαγνητισμὸς όνομάζεται ἡ ἴδιότης τῶν μαγνητῶν νὰ ἔλκουν διάφορα σιδηρᾶ ἀντικείμενα.

Μαγνητικὸν ύλικὸν όνομάζεται κάθε ύλικόν, τὸ ὅποιον δύναται νὰ ἀποκτήσῃ τὴν μαγνητικὴν ἴδιότητα, δηλαδὴ δύναται νὰ μαγνητισθῇ.

Οἱ ὄμώνυμοι μαγνητικοὶ πόλοι ἀπωθοῦνται, ἐνῶ οἱ ἔτερώνυμοι μαγνητικοὶ πόλοι ἔλκονται.

Δύο μαγνητικοί πόλοι είναι της ίδιας έντάσεως όταν, τιθέμενοι διαδοχικῶς εἰς τὴν ίδιαν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ βορείου πόλου ἐνὸς ἄλλου μαγνήτου, τὸν ἀπωθοῦν ἢ τὸν ἔλκουν μὲ δυνάμεις τῆς ίδιας έντάσεως.

Πόλοι μαγνήτου καλοῦνται τὰ ἄκρα του, εἰς τὰ ὅποια ἐκδηλοῦται έντόνως ἢ μαγνητική του ίδιότης.

Τὸ μέρος τοῦ μαγνήτου, μεταξὺ τῶν πόλων του, ὃπου δὲν ἐκδηλοῦται ἢ μαγνητική του ίδιότης, δύνομάζεται οὐδετέρα ζώνη ἢ οὐδετέρα γραμμὴ τοῦ μαγνήτου.

"Οταν ἀναρτήσωμε μὲ νῆμα ἔνα ἐπιμήκη μαγνήτην ἀπὸ τὸ κέντρον τοῦ βάρους του κατὰ τρόπον, ὥστε νὰ δύναται ἐλευθέρως νὰ περιστραφῇ, θὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ὁ μαγνήτης, ἀφοῦ κάμη δλίγας ταλαντώσεις, θὰ ισορροπήσῃ εἰς μίαν ὡρισμένην θέσιν. Εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν τῆς ισορροπίας ὁ ἐπιμήκης ἄξων τοῦ μαγνήτου ἔχει περίπου τὴν διεύθυνσιν Βορρᾶ - Νότου. 'Ο πόλος τοῦ μαγνήτου, ὁ ὅποιος είναι ἐστραμμένος πρὸς Βορρᾶν είναι ὁ βόρειος πόλος τοῦ μαγνήτου, ὁ δὲ ἄλλος πόλος είναι ὁ νότιος πόλος τοῦ μαγνήτου.

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 19·1. 19·2 καὶ 19·3).

β) Δεδομένου ὅτι ὁ βαθμὸς ἀποδόσεως τοῦ βραστῆρος είναι 0,80 (ἀπώλειαι 20 %), τὸ ποσὸν τῆς ἀπαιτουμένης θερμότητος διὰ τὴν θέρμανσιν τοῦ ὑδατος ἀπὸ τοὺς 0° εἰς τοὺς 100° C (θερμοκρασία βρασμοῦ τοῦ ὑδατος) είναι :

$$Q = \frac{B(\Theta_2 - \Theta_1)}{n} = \frac{2(100 - 0)}{0,80} = \frac{2000}{8} = 250 \text{ kcal.}$$

'Η ἀπαιτουμένη ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια εἰς kWh είναι :

$$A = \frac{250}{860} = 0,29 \text{ kWh} = 290 \text{ Wh}$$

καὶ συνεπῶς ἡ ζητουμένη ἰσχὺς τοῦ βραστῆρος :

$$N = \frac{A}{t} = \frac{290 \text{ Wh}}{0,5 \text{ h}} = 580 \text{ W.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$Q = \frac{5(100 - 5)}{0,80} = \frac{475}{0,80} = 593,75 \text{ kcal}$$

$$A = \frac{593,75}{860} = 0,690 \text{ kWh} = 690 \text{ Wh}$$

$$N = \frac{690 \text{ Wh}}{0,50 \text{ h}} = 1380 \text{ W.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$Q = \frac{10(100 - 10)}{0,80} = \frac{900}{0,80} = 1125 \text{ kcal}$$

$$A = \frac{1125}{860} = 1,3 \text{ kWh} = 1300 \text{ Wh}$$

$$N = \frac{1300}{0,5} = 2600 \text{ W.}$$

2. α) Ήλεκτρομαγνητική ἐπαγωγὴ ὀνομάζεται τὸ φαινόμενον τῆς ἀναπτύξεως ἡλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως ἐντὸς ἑνὸς κυκλώματος, ὅταν μεταβάλλεται ἡ μαγνητικὴ ροή, ἡ ὅποια τὸ διαπερᾶ.

Ἡλεκτρεγερτική δύναμις ἔξ ἐπαγωγῆς ὀνομάζεται ἡ ἡλεκτρεγερτική δύναμις, ἡ ὅποια ἀναπτύσσεται ἐντὸς ἑνὸς κυκλώματος κατὰ τὸ φαινόμενον τῆς ἡλεκτρομαγνητικῆς ἐπαγωγῆς.

Ἐὰν τὸ κύκλωμα, εἰς τὸ ὅποιον ἀναπτύσσεται ἡλεκτρεγερτική δύναμις ἔξ ἐπαγωγῆς, είναι κλειστόν, τότε μέσω τοῦ κυκλώματος κυκλοφορεῖ ρεῦμα, τὸ ὅποιον ὀνομάζεται ἐπαγωγικὸν ρεῦμα.

Ἐπαγωγεὺς ὀνομάζεται ὁ μαγνήτης ἢ ὁ ἡλεκτρομαγνήτης, ὁ ὅποιος δημιουργεῖ τὸ μαγνητικὸν πεδίον.

Τὸ πηνίον ἢ ὁ ἄγωγός, ἐντὸς τοῦ ὅποιου ἀναπτύσσεται ἡ ἡλεκτρεγερτική δύναμις ἔξ ἐπαγωγῆς, ὀνομάζεται ἐπαγώγιμον.

Ἡλεκτρεγερτική δύναμις ἔξ ἐπαγωγῆς ἀναπτύσσεται πρακτικῶς εἰς τὰς ἔχῆς τρεῖς περιπτώσεις :

1) Εἰς ἔνα σταθερὸν πηνίον, ὅταν ἔνας μαγνήτης ἢ ἡλεκτρομαγνήτης κινήται εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ πηνίου (περίπτωσις ἐναλλακτήρων μὲ ἐσωτερικούς πόλους).

2) Εἰς ἔνα πηνίον, ὅταν τοῦτο περιστρέφεται ἐντὸς σταθεροῦ μα-

γνητικοῦ πεδίου (περίπτωσις γεννητριῶν συνεχοῦς ρεύματος).  
 3) Εἰς ἓνα σταθερὸν πηνίον, τὸ δόποιον εύρισκεται ἐντὸς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου ἄλλου σταθεροῦ πηνίου, τὸ δόποιον διαρρέεται ὑπὸ ρεύματος μεταβαλλομένης ἐντάσεως (περίπτωσις μετασχηματιστῶν).

Ο νόμος τοῦ Λὲντς ἔχει ὡς ἔξῆς :

‘Η φορὰ τοῦ ἐπαγωγικοῦ ρεύματος ἐντὸς κυκλώματος είναι τέτοια. ὅστε τὸ μαγνητικὸν πεδίον, τὸ δόποιον παράγεται ὑπὸ τοῦ ρεύματος, νὰ ἀντιτίθεται εἰς τὴν μεταβολὴν τῆς μαγνητικῆς ροής διὰ μέσου τοῦ κυκλώματος.

(‘Ηλεκτρολογία, ‘Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παρ. 22·1 καὶ 22·2).

β) ‘Η ίσοδύναμος χωρητικότης πυκνωτῶν συνδεδεμένων μεταξύ των ἐν παραλλήλω είναι ἵση μὲ τὸ ὅθροισμα τῶν χωρητικοτήτων τῶν πυκνωτῶν :

$$C = C_1 + C_2 + C_3 = 0,2 + 0,3 + 0,4 = 0,9 \mu F.$$

Τὸ φορτίον κάθε όπλισμοῦ ἐκάστου πυκνωτοῦ θὰ είναι :

$$Q_1 = C_1 U = 0,2 \times 100 = 20 \mu coul$$

$$Q_2 = C_2 U = 0,3 \times 100 = 30 \mu coul$$

$$Q_3 = C_3 U = 0,4 \times 100 = 40 \mu coul$$

καὶ τὸ συνολικὸν φορτίον τοῦ συστήματος :

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 20 + 30 + 40 = 90 \mu coul.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεων δεδομένα:

$$C = 0,1 + 0,3 + 0,5 = 0,9 \mu F$$

$$Q_1 = 0,1 \times 200 = 20 \mu coul$$

$$Q_2 = 0,3 \times 200 = 60 \mu coul$$

$$Q_3 = 0,5 \times 200 = 100 \mu coul \quad \text{καὶ}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 20 + 60 + 100 = 180 \mu coul.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$C = 4 + 8 + 10 = 22 \mu F$$

$$Q_1 = 4 \times 300 = 1200 \mu coul$$

$$Q_2 = 8 \times 300 = 2400 \mu coul$$

$$Q_3 = 10 \times 300 = 3000 \mu coul \quad \text{καὶ}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 1200 + 2400 + 3000 = 6600 \mu coul.$$

3. α) Περίοδος έναλλασσομένου ρεύματος καλεῖται ό χρόνος, ό όποιος άπαιτείται διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ μία πλήρης έναλλαγή του, δηλαδὴ ένας πλήρης κύκλος.

‘Η περίοδος μετρεῖται εἰς δευτερόλεπτα.

Συχνότης έναλλασσομένου ρεύματος καλεῖται ό άριθμός τῶν κύκλων του ἀνὰ δευτερόλεπτον.

‘Η συχνότης μετρεῖται εἰς κύκλους ἀνὰ δευτερόλεπτον ἢ εἰς μονάδας χέρτς (Hz). Είναι δέ :

$$1 \text{ Hz} = 1 \text{ κύκλος / sec.}$$

‘Η κυκλική συχνότης μιᾶς έναλλασσομένης ήλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως δίδεται ύπὸ τῆς σχέσεως  $\omega = 2\pi f$  καὶ μετρεῖται εἰς ήλεκτρικὰ ἀκτίνια ἀνὰ δευτερόλεπτον.

Αἱ 360 γεωμετρικαὶ μοῖραι εἰς μίαν έξαπολικὴν μηχανὴν ἀντιστοιχοῦν πρὸς 1080 ήλεκτρικὰς μοίρας, διότι ἔνας πλήρης κύκλος τῆς έναλλασσομένης ήλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως (δηλαδὴ 360 ήλεκτρικαὶ μοῖραι) παράγεται εἰς τὸ ἔνα τρίτον τῆς στροφῆς (δηλαδὴ 120 γεωμετρικὰς μοίρας).

Αἱ 360 γεωμετρικαὶ μοῖραι εἰς μίαν ὀκταπολικὴν μηχανὴν ἀντιστοιχοῦν πρὸς 1.440 ήλεκτρικὰς μοίρας, διότι ἔνας πλήρης κύκλος τῆς έναλλασσομένης ήλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως (δηλαδὴ 360 ήλεκτρικαὶ μοῖραι) παράγεται εἰς τὸ ἔνα τέταρτον τῆς στροφῆς (δηλαδὴ 90 γεωμετρικὰς μοίρας).

(‘Ηλεκτρολογία, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 26.1, 26.3, 26.4 καὶ 26.5).

β) (Είναι ἡ ἴδια μὲ τὴν 2.β τῆς 9ης ‘Ομάδος).

4. α) Τὸ ρεῦμα, τὸ όποιον κυκλοφορεῖ μέσω τοῦ ἀπλοῦ χωρητικοῦ καταναλωτοῦ, ἔχει τὴν ἴδιαν συχνότητα μὲ τὴν συχνότητα τῆς τάσεως, ἡ όποια ἐφαρμόζεται εἰς τὰ ἄκρα του, δηλαδὴ εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν τὸ ρεῦμα θὰ είναι συχνότητος  $f$  Hz.

Τὸ ρεῦμα μέσω τοῦ χωρητικοῦ καταναλωτοῦ προπορεύεται τῆς ἐφαρμοζομένης τάσεως εἰς τὰ ἄκρα του κατὰ ἔνα τέταρτον τῆς περιόδου ἢ 90 ήλεκτρικὰς μοίρας.

'Εὰν  $C$  είναι ἡ χωρητικότης τοῦ καταναλωτοῦ, ἡ ἐνδεικνυμένη τιμὴ τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος είναι :

$$I = \frac{U}{X_C} = \frac{U}{\frac{1}{\omega C}} = W\omega C = U \cdot 2\pi f \cdot C.$$

'Ο παρονομαστής  $X_C = \frac{1}{\omega C}$  ὀνομάζεται χωρητική ἀντίστασις τοῦ πυκνωτοῦ καὶ μετρεῖται εἰς Ωμ, ὅταν ἡ χωρητικότης  $C$  ἐκφράζεται εἰς φαράντ.

Εἰς τὴν ἀνωτέρω σχέσιν :

$$I = U \cdot 2\pi f \cdot C,$$

ἡ ἔντασις δίδεται εἰς ἀμπέρ, ὅταν ἡ τάσις  $U$  ἐκφράζεται εἰς βόλτ, ἡ συχνότης  $f$  εἰς Hz καὶ ἡ χωρητικότης  $C$  εἰς φαράντ.

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 27·4).

β) 'Η ἔντασις τοῦ ρεύματος πρωτεύοντος είναι :

$$I_1 = \frac{VA}{U_1 n} = \frac{30}{220 \times 0,8} = 0,17 \text{ A.}$$

'Η ἔντασις τοῦ ρεύματος δευτερεύοντος είναι :

$$I_2 = \frac{VA}{U_2} = \frac{30}{20} = 1,5 \text{ A.}$$

'Ο ἀριθμὸς σπειρῶν τοῦ πρωτεύοντος τυλίγματος δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$N_1 = \frac{U_1 \cdot 10^8}{4,44 \cdot B \cdot S \cdot f} = \frac{220 \times 10^8}{4,44 \times 7000 \times 5,2 \times 50} = \frac{220 \times 10^6}{222 \times 364} = \\ = 2720 \text{ σπεῖραι.},$$

Είναι γνωστὸν ὅτι ὁ λόγος τοῦ ἀριθμοῦ σπειρῶν τῶν δύο τυλιγμάτων ίσοῦται μὲ τὸν λόγον τῶν τάσεων :

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{220}{20} = 11.$$

\*Ἀρα ὁ ἀριθμὸς σπειρῶν τοῦ δευτερεύοντος είναι :

$$N_2 = \frac{N_1}{11} = \frac{2720}{11} = 247 \text{ σπεῖραι.}$$

Η διάμετρος του σύρματος του πρωτεύοντος είναι :

$$d_1 = \sqrt{\frac{I_1}{2}} = \sqrt{\frac{0,17}{2}} = 0,3 \text{ mm}$$

και ή διάμετρος του σύρματος του δευτερεύοντος :

$$d_2 = \sqrt{\frac{I_2}{2}} = \sqrt{\frac{1,5}{2}} = 0,85 \text{ mm.}$$

Αιώνα τα έντδς παρενθέσεως δεδομένα :

$$I_1 = \frac{100}{240 \times 0,8} = \frac{100}{192} = 0,52 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{100}{28} = 3,57 \text{ A}$$

$$N_1 = \frac{240 \times 10^8}{4,44 \times 8000 \times 6,25 \times 50} = \frac{240 \times 10^4}{222 \times 5} = 2162 \text{ σπείραι}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{240}{28} = 8,5,$$

άρα :

$$N_2 = \frac{2.162}{8,5} = 255 \text{ σπείραι}$$

$$d_1 = \sqrt{\frac{I_1}{2}} = \sqrt{\frac{0,52}{2}} = \sqrt{0,26} = 0,5 \text{ mm}$$

$$d_2 = \sqrt{\frac{I_2}{2}} = \sqrt{\frac{3,57}{2}} = \sqrt{1,785} = 1,35 \text{ mm.}$$

Αιώνα τα έντδς άγκυλης δεδομένα :

$$I_1 = \frac{250}{110 \times 0,8} = \frac{250}{88} = 2,84 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{250}{12} = 20,84 \text{ A}$$

$$N_1 = \frac{110 \times 10^8}{4,44 \times 10000 \times 4,8 \times 50} = \frac{110 \times 10^5}{222 \times 48} = 1033 \text{ σπείραι}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{110}{12} = 9,16$$

$$N_2 = \frac{1033}{9,16} = 112 \text{ σπεῖραι}$$

$$d_1 = \sqrt{\frac{I_1}{2}} = \sqrt{\frac{2,84}{2}} = \sqrt{1,42} = 1,2 \text{ mm}$$

$$d_2 = \sqrt{\frac{I_2}{2}} = \sqrt{\frac{20,84}{2}} = \sqrt{10,42} = 3,2 \text{ mm.}$$

5. α) Διὰ τὴν διόρθωσιν τῆς τιμῆς τοῦ συντελεστοῦ ἰσχύος μιᾶς ἐγκαταστάσεως δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσωμε τὸν σύγχρονον κινητῆρα, προκειμένου περὶ μεγάλων ἐγκαταστάσεων ἢ πυκνωτάς, προκειμένου περὶ ἐγκαταστάσεων ἐπαγωγικῶν κινητήρων μικρᾶς σχετικῶς ἰσχύος. Οἱ πυκνωταί, οἱ ὅποιοι χρησιμοποιοῦνται διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν, ἀποδίδουν ἱκανοποιητικῶς λόγω τοῦ ὅτι ἔχουν πολὺ μικρὰς ἀπωλείας καὶ ὡς ἐκ τούτου δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὅτι ἀπορροφοῦν ρεῦμα, τὸ ὅποιον προπορεύεται τῆς ἐφαρμοζούμενης τάσεως πρακτικῶς κατὰ γωνίαν 90°.

Ἐπιβάλλεται δὲ συντελεστὴς ἰσχύος νὰ ἔχῃ μεγάλην τιμήν, δηλαδὴ ἀπὸ 0,8 ἕως 1, διότι μικρὰ τιμὴ συντελεστοῦ ἰσχύος, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἡ πραγματικὴ ἰσχύς, τὴν ὅποιαν παρέχει ἡ γεννήτρια, νὰ εἰναι πολὺ μικροτέρα τῶν κιλοβολταμπέρ, διὰ τῶν ὅποιων τὴν χαρακτηρίζει δὲ κατασκευαστής της, παρ' ὅλον ὅτι εἰναι δυνατὸν νὰ εἰναι φορτωμένη μὲ τὴν μεγίστην τιμὴν τῆς ἐντάσεως της, γεγονὸς τὸ ὅποιον δημιουργεῖ πρόσθετον αὔξησιν τῆς θερμοκρασίας της. Τὸ αὐτὸν ἐπίσης συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς ἀγωγοὺς τοῦ δικτύου, οἱ ὅποιοι θὰ εἰναι φορτωμένοι μὲ τὴν μεγίστην των ἐντασιν. ᘾπιπροσθέτως, ἔχομεν ἀκόμη μεγάλην πτῶσιν τάσεως, τόσον εἰς τὰς γεννητρίας, ὃσον καὶ εἰς τοὺς ἀγωγοὺς τοῦ δικτύου.

Αὔξανοντες λοιπὸν τὴν τιμὴν τοῦ συντελεστοῦ ἰσχύος, ἀφ' ἐνὸς μὲν αὔξανεται ἡ ἱκανότης τοῦ συστήματος, χωρὶς νὰ ἐγκατασταθῇ πρόσθετος γεννήτρια ἢ ἄλλη μεγαλυτέρας ἰσχύος, ἀφ' ἐτέρου δὲ ἡ ἀπορροφουμένη ἐντασις ὑπὸ τῆς καταναλώσεως θὰ πλησιάζῃ ὃσον τὸ δυνατὸν τὴν ἐνεργὸν συνιστῶσαν τῆς ἐντάσεως, ὥστε νὰ μὴ χρησιμοποιοῦνται τὰ ἡλεκτρικὰ δίκτυα διανομῆς διὰ τὴν μεταφορὰν ἀέργου ἐνεργείας, ἡ ὅποια ἐπὶ πλέον δὲν καταγράφεται

ύπό τῶν συνήθων μετρητῶν ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας. Ἐάν, ἐπὶ παραδείγματι, ἡ τιμὴ τοῦ συντελεστοῦ ἰσχύος αὐξηθῇ ἀπὸ 0,6 εἰς 0,9, ἡ ίκανότης τοῦ συστήματος θὰ αὐξηθῇ κατὰ 50 %.

β) Ἡ ἰσχὺς φωτισμοῦ εἶναι :  $N_{\varphi} = 200 \text{ kW}$  ή  $200 \text{ kVA}$ .

Ἡ ἰσχὺς κινήσεως εἶναι  $N_x = \text{kW}$  ή  $\frac{100}{0,8} = 125 \text{ kVA}$ .

\*Ἀρα ἡ συνολικὴ φαινομένη ἰσχὺς τῆς ἐγκαταστάσεως εἶναι :

$$N_S = 200 + 125 = 325 \text{ kVA}.$$

Καὶ συνεπῶς τὸ συνφ τῆς ὅλης ἐγκαταστάσεως θὰ εἶναι :

$$\text{συν } \varphi = \frac{N}{N_S} = \frac{300}{325} = 0,92.$$

Τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ μετασχηματιστοῦ εἶναι :

\*Ισχὺς 325 kVA, συν  $\varphi = 0,9$ , τάσις 15000 /380 /220 V.

Πρωτεῦον τρίγωνον, δευτερεῦον ἀστὴρ

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$N_{\varphi} = 240 \text{ kW} \quad \text{ἢ} \quad 240 \text{ kVA}$$

$$N_x = 120 \text{ kW} \quad \text{ἢ} \quad \frac{120}{0,8} = 150 \text{ kVA}$$

$$\Sigma \text{υνολον} \quad N_S = 390 \text{ kVA}$$

$$\text{συν } \varphi = \frac{360}{390} = 0,92.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$N_{\varphi} = 280 \text{ kW} \quad \text{ἢ} \quad 280 \text{ kVA}$$

$$N_x = 140 \text{ kW} \quad \text{ἢ} \quad \frac{140}{0,8} = 175 \text{ kVA}$$

$$\Sigma \text{υνολον} \quad N_S = 455 \text{ kVA}$$

$$\text{συν } \varphi = \frac{420}{455} = 0,92.$$

Τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ μετασχηματιστοῦ καὶ εἰς τὰς δύο αὐτὰς περιπτώσεις εἶναι ὅμοια μὲ τὰ δοθέντα εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν πλὴν τῆς ἰσχύος του, ἥτις εἶναι εἰς ἑκάστην περίπτωσιν ἴση μὲ τὴν ὀλικὴν φαινομένην ἰσχὺν  $N_S$  τῆς ἐγκαταστάσεως.

## Ο Μ Α Σ 15η

1. α) ('Η άπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 19.6 καὶ 19.7 τῆς 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

β) 'Εφ' ὅσον οἱ συσσωρευταὶ εἶναι τῶν 6V, θὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ τρία στοιχεῖα ἔκαστος. 'Ητοι οἱ 15 συσσωρευταὶ ἔχουν  $15 \times 3 = 45$  στοιχεῖα καὶ ἐφ' ὅσον κάθε στοιχεῖον ἔχει εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς φορτίσεως 2V, τὰ 45 στοιχεῖα θὰ ἔχουν ΑΗΕΔ :

$$E_{\alpha\rho\chi} = 45 \times 2 = 90 \text{ V.}$$

Εἰς τὸ τέλος τῆς φορτίσεως ἡ ΑΗΕΔ τῶν συσσωρευτῶν θὰ εἶναι :

$$E_{\tau\varepsilon\lambda} = 45 \times 2,5 = 112,5 \text{ V.}$$

'Η ἐντασίς τοῦ ρεύματος διὰ τῶν συσσωρευτῶν δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$I = \frac{U - E}{R}.$$

Συνεπῶς ἡ παρεμβαλλομένη κάθε φορὰν ἀντίστασις θὰ εἶναι :

$$R = \frac{U - E}{I}.$$

\*Αρα εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς φορτίσεως ἔχομεν :

$$R_{\alpha\rho\chi} = \frac{U - E_{\alpha\rho\chi}}{I} = \frac{220 - 90}{5} = \frac{130}{5} = 26 \Omega.$$

Εἰς τὸ τέλος τῆς φορτίσεως εἶναι :

$$R_{\tau\varepsilon\lambda} = \frac{U - E_{\tau\varepsilon\lambda}}{I} = \frac{220 - 112,5}{5} = \frac{107,5}{5} = 21,5 \Omega.$$

\*Ἐπομένως ἡ ρυθμιστικὴ ἀντίστασις τοῦ πίνακος φορτίσεως πρέπει νὰ κυμαίνεται μεταξὺ τῶν 21,5 καὶ 26 Ω.

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

\*Αρ. Στοιχείων  $= 20 \times 3 = 60$  στοιχεῖα

$$E_{\alpha\rho\chi} = 60 \times 2 = 120 \text{ V}$$

$$E_{\tau\varepsilon\lambda} = 60 \times 2,5 = 150 \text{ V}$$

$$R_{\alpha\rho\chi} = \frac{220 - 120}{10} = \frac{100}{10} = 10 \Omega$$

$$R_{\tau\varepsilon\lambda} = \frac{220 - 150}{10} = \frac{70}{10} = 7 \Omega.$$

Έπομένως ή ρυθμιστική άντίστασις θὰ κυμαίνεται μεταξύ 7 και 10 Ω.

*Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:*

$$\text{Στοιχείων} = 25 \times 3 = 75 \text{ στοιχεῖα}$$

$$E_{\text{αρχ}} = 75 \times 2 = 150 \text{ V}$$

$$E_{\text{τελ}} = 75 \times 2,5 = 187,5 \text{ V}$$

$$R_{\text{αρχ}} = \frac{220 - 150}{20} = \frac{70}{20} = 3,5 \Omega$$

$$R_{\text{τελ}} = \frac{220 - 187,5}{20} = \frac{32,5}{20} = 1,62 \Omega.$$

Έπομένως ή ρυθμιστική άντίστασις θὰ κυμαίνεται μεταξύ 1,62 και 3,5 Ω.

2. α) (α) Η άναπτυσσομένη ήλεκτρεγερτική δύναμις έξι έπαγωγῆς  
ἐντὸς πηνίου μὲ Ν σπείρας ἔχει μέσην τιμήν :

$$E = \frac{(\Phi_2 - \Phi_1) N}{t \cdot 10^8} \text{ βόλτ},$$

ὅπου :

E εἶναι ή μέση τιμὴ τῆς ήλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως, ή  
ὅποια άναπτύσσεται έξι έπαγωγῆς ἐντὸς τοῦ πηνίου,  
εἰς βόλτ.

$(\Phi_2 - \Phi_1)$  εἶναι ή μεταβολὴ τῆς μαγνητικῆς ροῆς διὰ μέσου κάθε  
μιᾶς σπείρας τοῦ πηνίου, εἰς μάξιμουελ

N εἶναι ό άριθμὸς τῶν σπειρῶν τοῦ πηνίου

t εἶναι ό χρόνος τῆς μεταβολῆς τῆς μαγνητικῆς ροῆς,  
εἰς δευτερόλεπτα.

(β) "Οταν ἔνας εύθυγραμμος ἀγωγὸς κινήται παραλλήλως πρὸς  
ἐαυτὸν καὶ καθέτως πρὸς τὴν διεύθυνσιν ὁμογενοῦς μαγνητικοῦ  
πεδίου, ή άναπτυσσομένη ήλεκτρεγερτική δύναμις έξι έπαγωγῆς  
ἐντὸς αὐτοῦ ἔχει τιμήν :

$$E = \frac{B \cdot l \cdot v}{10^8} \text{ βόλτ},$$

ὅπου :

- E είναι ή τιμή τῆς ήλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως, ή όποια ἀναπτύσσεται ἔξι ἑπαγωγῆς, εἰς βόλτη.
- B είναι ή ἔντασις τοῦ ὁμογενοῦς μαγνητικοῦ πεδίου, τὸ όποιον τέμνεται ὑπὸ τοῦ ἀγωγοῦ, εἰς γκάους.
- l είναι τὸ μῆκος τοῦ τμήματος τοῦ ἀγωγοῦ, τὸ όποιον τέμνει τὸ μαγνητικὸν πεδίον, εἰς ἑκατοστόμετρα.
- v είναι ή ταχύτης τοῦ ἀγωγοῦ εἰς ἑκατοστόμετρα ἀνὰ δευτερόλεπτον.

(γ) "Οταν μία ὁρθογώνιος σπεῖρα περιστρέφεται ἐντὸς ὁμοιομόρφου μαγνητικοῦ πεδίου μὲ σταθερὰν γωνιακὴν ταχύτητα, ή ήλεκτρεγερτικὴ δύναμις, ή όποια ἀναπτύσσεται εἰς κάθε μίαν ἀπὸ τὰς πλευρὰς τῆς σπείρας, αἱ όποιαι τέμνουν τὰς μαγνητικὰς γραμμάς, ἔχει κάθε στιγμὴν τιμήν :

$$e = \frac{B \cdot l \cdot v}{10^8} \cdot \text{ημα} \text{ βόλτη},$$

ὅπου :

- e είναι ή στιγμιαία τιμὴ τῆς ἀναπτυσσομένης ήλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως εἰς κάθε μίαν ἀπὸ τὰς πλευρὰς τῆς σπείρας, αἱ όποιαι τέμνουν τὰς μαγνητικὰς γραμμάς, εἰς βόλτη.
- B είναι ή ἔντασις τοῦ ὁμοιομόρφου μαγνητικοῦ πεδίου, ἐντὸς τοῦ όποίου περιστρέφεται ή σπεῖρα, εἰς γκάους.
- l είναι τὸ μῆκος κάθε μιᾶς πλευρᾶς τῆς σπείρας, αἱ όποιαι τέμνουν τὰς μαγνητικὰς γραμμάς, εἰς ἑκατοστόμετρα.
- v είναι ή σταθερὰ περιφερειακὴ ταχύτης τῶν δύο πλευρῶν τῆς σπείρας, αἱ όποιαι τέμνουν τὰς μαγνητικὰς γράμμας, εἰς ἑκατοστόμετρα ἀνὰ δευτερόλεπτον.
- a είναι ή γωνία, κατὰ τὴν διποίαν ἔχει περιστραφῆ ή σπεῖρα ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς περιστροφῆς της, εἰς μοίρας.

'Η ήλεκτρεγερτικὴ δύναμις, ή όποια ἀναπτύσσεται ἐντὸς τῆς σπείρας, ἔχει διπλασίαν τιμὴν τῆς ἀνωτέρω, διότι ἀθροίζονται αἱ ήλεκτρεγερτικαὶ δυνάμεις, αἱ όποιαι ἀναπτύσσονται εἰς τὰς δύο πλευράς της, αἱ όποιαι τέμνουν τὰς μαγνητικὰς γραμμάς.

('Ηλεκτρολογία, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος B, παράγρ. 22.3, 22.4 καὶ 22.6).

β) Ή χωρητικότης ἐπιπέδου πυκνωτοῦ ἀποτελουμένου ἀπὸ η  
ἀριθμὸν μεταλλικῶν φύλλων δίδεται εἰς  $\mu\text{F}$  ἀπὸ τὸν τύπον :

$$C = \frac{(n - 1) \times 8,84 \cdot K \cdot F}{10^8 \cdot d} = \frac{(300 - 1) \times 8,84 \times 2,3 \times 50}{10^8 \times 0,01} = \\ = \frac{299 \times 8,84 \times 115}{10^6} = 0,3 \mu\text{F}.$$

3. α) (Ή ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 27·2, 27·3 καὶ 27·4 τῆς  
'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ).  
β) (Εἶναι ή ίδια μὲ τὴν ἀσκησιν 1β τῆς 8ης 'Ομάδος).

4. α) Η ἑνδεικνυμένη τιμὴ τοῦ ρεύματος, τὸ δόποιον κυκλοφορεῖ μέσω  
τοῦ καταναλωτοῦ μὲ αὐτεπαγωγὴν καὶ ἀντίστασιν ἐν σειρᾷ, δί-  
δεται ὑπὸ τῆς σχέσεως :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}.$$

Εἰς τὴν ἀνωτέρω σχέσιν, ή ἔντασις I ἐκφράζεται εἰς άμπερ, ή τάσις  
U εἰς βόλτη, ή ωμική ἀντίστασις R εἰς ωμ καὶ ή ἐπαγωγική ἀντί-  
στασις  $X_L$  εἰς ωμ.

Η ἐπαγωγική ἀντίστασις εἶναι :

$$X_L = 2 \pi f L (\Omega),$$

ὅπου ή συχνότης f ἐκφράζεται εἰς Hz καὶ ό συντελεστής αὐτεπαγω-  
γῆς L εἰς άνρυ.

Η ἔντασις τοῦ ρεύματος μέσω τοῦ καταναλωτοῦ καθυστερεῖ τῆς  
ἐφαρμοζομένης τάσεως κατὰ γωνίαν φ, τῆς δόποίας ή ἐφαπτομένη  
ἔχει τιμήν :

$$\text{εφ } \phi = \frac{X_L}{R}.$$

Η τιμὴ τῆς γωνίας φ εύρισκεται μεταξὺ  $0^\circ$  καὶ  $90^\circ$ .

Ο παράγων ισχύος τοῦ καταναλωτοῦ ἐκφράζεται διὰ τοῦ συνημ-  
τόνου τῆς γωνίας φ καὶ ᔁχει τιμήν :

$$\text{συν } \phi = \frac{R}{Z}.$$

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου Τόμος Γ, παράγρ. 27·6).

β) Η εντασις του ρεύματος, το όποιον άπορροφει δ κινητήρα κατά τήν λειτουργίαν του, είναι :

$$I = \frac{U - E}{R_{xy} + r} = \frac{110 - 98}{0,1 + 0,2} = \frac{12}{0,3} = 40 \text{ A.}$$

Η εντασις του ρεύματος έκκινησεως πρέπει να είναι 2,5 φοράς μεγαλυτέρα της εντάσεως λειτουργίας, αρα θα είναι :

$$I_{ex} = 2,5 \cdot I = 2,5 \times 40 = 100 \text{ A.}$$

Συνεπώς ή συνολική άντιστασις του ροοστάτου έκκινησεως τῶν συνθετικῶν ἀγωγῶν καὶ τῆς ἐσωτερικῆς άντιστάσεως του κινητῆρος θὰ είναι :

$$R = \frac{U}{I_{ex}} = \frac{110}{100} = 1,1 \Omega$$

καὶ ή άντιστασις του ροοστάτου έκκινησεως πρέπει να είναι :

$$R_p = R - R_{xy} - r = 1,1 - 0,1 - 0,2 = 0,8 \Omega.$$

5. α) (Η άπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 16.1 καὶ 17.4 τῆς Ηλεκτρολογίας, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, καὶ ἐκ τῶν παραγράφων 22.1 καὶ 22.2 τῆς Ηλεκτρολογίας, Τόμος Β).

β) Η άπορροφουμένη ύπο τῆς άντλίας ίσχυς θὰ είναι :

$$N = \frac{6 \times 500}{0,72} = 4166 \text{ kgm} \text{ ἀνὰ sec}$$

$$N = \frac{4166}{75} = 55 \text{ HP}$$

καὶ ή ίσχυς εἰς βάττ:

$$N = 736 \times 55 = 40480 \text{ W.}$$

Συνεπώς ή εντασις τῆς γραμμῆς θὰ είναι :

$$I = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \phi} = \frac{40480}{1,73 \times 380 \times 0,72} = \frac{40480}{660 \times 0,72} = 85 \text{ A.}$$

Ἐὰν οἱ λαμπτῆρες χωρισθοῦν εἰς 3 δόμάδας, τότε εἰς κάθε φάσιν θὰ ξωμεν 3,3 καὶ 4 λαμπτῆρας. Η εντασις του ρεύματος τῶν 4 λαμπτήρων θὰ είναι :

$$I_\lambda = \frac{4 \times 100}{220} = \frac{400}{220} = 1,8 \text{ A.}$$



"Αρα ή δλική έντασις γραμμής είς τὰς κεντρικὰς ἀσφαλείας θὰ είναι :

$$I_{o\lambda} = I + I_\lambda = 85 + 1,8 = 86,8 \text{ A.}$$

Λαμβανομένου ύπ' ὅψιν καὶ τοῦ χρόνου ἐκκινήσεως, ὅπου ή έντασις είναι μεγαλυτέρα τῆς κανονικῆς, τοποθετοῦμεν 3 ἀσφαλείας τῶν 100 A, ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὸ ἐμπόριον, ἀμέσως μετὰ τὰς ἀσφαλείας μὲ δύναμαστικὴν τιμὴν 80 A.

Διὰ τὰ ἔντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$N = \frac{7,5 \times 500}{0,72} = 5208 \text{ kgm/sec} \quad \text{ή}$$

$$N = \frac{5208}{75} = 69,4 \text{ HP} \quad \text{ή}$$

$$N = 736 \times 69,4 = 51078 \text{ W}$$

$$I = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \phi} = \frac{51078}{1,73 \times 380 \times 0,72} = \frac{51078}{475} = 107 \text{ A}$$

$$I_{o\lambda} = 107 + 1,8 = 108,8 \text{ A.}$$

Αἱ γενικαὶ ἀσφαλείαι θὰ είναι τῶν 125 A.

Διὰ τὰ ἔντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$N = \frac{8,75 \times 500}{0,72} = 6076 \text{ kgm/sec} \quad \text{ή}$$

$$N = \frac{6076}{75} = 81 \text{ HP} \quad \text{ή}$$

$$N = 736 \times 81 = 59616 \text{ W}$$

$$I = \frac{59616}{1,73 \times 380 \times 0,72} = \frac{59616}{475} = 125,5 \text{ A}$$

$$I_{o\lambda} = 125,5 + 1,8 = 127,3 \text{ A.}$$

Αἱ γενικαὶ ἀσφαλείαι θὰ είναι τῶν 160 A.

### Ο Μ Α Σ 16η

1. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 19·8, 19·9 καὶ 19·10 τῆς 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος B).

β) Ή εντασις του παρεχομένου ύπό της πηγής ρεύματος, σύμφωνα με τὸν νόμον τοῦ "Ωμ διὰ κλειστὸν κύκλωμα, θὰ εἴναι :

$$I = \frac{E}{R+r} = \frac{220}{20+0,5} = \frac{220}{20,5} = 10,7 \text{ A.}$$

Η διαφορὰ δυναμικοῦ (πολικὴ τάσις τῆς πηγῆς) ἔχει τιμήν :

$$U = RI = 20 \times 10,7 = 214 \text{ V.}$$

Η ίσχὺς ἡ παρεχομένη ύπό της πηγῆς εἴναι :

$$N_{\pi} = E \cdot I = 220 \times 10,7 = 2354 \text{ W.}$$

Η ίσχὺς ἡ καταναλισκομένη εἰς τὴν ἀντίστασιν εἴναι :

$$N = U \cdot I = 214 \times 10,7 = 2290 \text{ W.}$$

Η ύπό της πηγῆς παρεχομένη ἐνέργεια εἰς τὸν χρόνον τῶν 5 ὥρῶν εἴναι :

$$A_{\pi} = N_{\pi} \cdot t = 2354 \times 5 = 11770 \text{ Wh} = 11,77 \text{ kWh.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$I = \frac{110}{10 + 0,2} = \frac{110}{10,2} = 10,7 \text{ A}$$

$$U = 10 \times 10,7 = 107 \text{ V}$$

$$N_{\pi} = 110 \times 10,7 = 1177 \text{ W}$$

$$N = 107 \times 10,7 = 1145 \text{ W}$$

$$A_{\pi} = 1177 \times 5 = 5885 \text{ Wh} = 5,88 \text{ kWh.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκυλῶν δεδομένα :

$$I = \frac{42}{5 + 0,1} = \frac{42}{5,1} = 8,2 \text{ A}$$

$$U = 5 \times 8,2 = 41 \text{ V}$$

$$N_{\pi} = 42 \times 8,2 = 344,4$$

$$N = 41 \times 8,2 = 336,2$$

$$A_{\pi} = 344,4 \times 5 = 1722 \text{ Wh} = 1,72 \text{ kWh.}$$

2. α) (Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 22·8 τῆς 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β, καὶ ἐκ τῶν παραγράφων 26·1, 26·7 καὶ 26·8 'Ηλεκτρολογίας, Τόμος Γ).

β) Τὸ ποσὸν τῆς θερμότητος, ἡ ὅποια ἀναπτύσσεται ἐντὸς μιᾶς ἀντιστάσεως διαρρεομένης ἀπὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα μεγίστης τιμῆς  $I_{\mu}$ , εἶναι ἵσον πρός:

$$Q_C = 0,24 (0,707 I_{\mu})^2 \cdot R \cdot t = 0,24 (0,707 \times 20)^2 \times 27 \times 60 = \\ = 0,24 \times 200 \times 1620 = 77760 \text{ cal} = 77,760 \text{ kcal.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεων δεδομένα:

$$Q_C = 0,24 (0,707 \times 10)^2 \times 20 \times 600 = 0,24 \times 50 \times 12000 = \\ = 144000 \text{ cal} = 144 \text{ kcal.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$Q_C = 0,24 (0,707 \times 59)^2 \times 40 \times 600 = 0,24 \times 1740 \times 24000 = \\ = 10022400 \text{ cal} = 10022 \text{ kcal.}$$

4. α) Κάθε ἄτομον εἶναι ἔνα συγκρότημα σωματιδίων. Τὰ κυριώτερα ἀπὸ τὰ σωματίδια αὐτὰ εἶναι τὰ πρωτόνια, τὰ νετρόνια καὶ τὰ ἡλεκτρόνια.

Εἰς τὸ κέντρον κάθε ἄτομου εύρισκεται ὁ πυρήν, ὁ ὅποιος ἀποτελεῖται ἀπὸ ὡρισμένον ἀριθμὸν πρωτονίων καὶ νετρονίων. Τὰ πρωτόνια καὶ τὰ νετρόνια τοῦ πυρῆνος εύρισκονται εἰς μικρὰς ἀποστάσεις μεταξύ των. Γύρω ἀπὸ τὸν πυρῆνα περιστρέφονται τὰ ἡλεκτρόνια εἰς ἐλειπτικὰς ἢ κυκλικὰς τροχιάς, ὅπως οἱ πλανῆτες περιστρέφονται γύρω ἀπὸ τὸν ἥλιον. Ἡ ταχύτης περιστροφῆς των εἶναι πολὺ μεγάλη.

Τὰ ἡλεκτρόνια καὶ τὰ πρωτόνια οίουδήποτε ἄτομου εἶναι ἡλεκτρικὰ φορτία. Τὸ ἡλεκτρόνιον εἶναι φορτίον ἀρνητικοῦ ἡλεκτρισμοῦ, τὸ δὲ πρωτόνιον φορτίον θετικοῦ ἡλεκτρισμοῦ. Τὸ θετικὸν φορτίον τοῦ πρωτονίου εἶναι ἵσον μὲ τὸ ἀρνητικὸν φορτίον τοῦ ἡλεκτρονίου. Τὰ νετρόνια εύρισκονται εἰς οὐδετέραν ἡλεκτρικὴν κατάστασιν καὶ διὰ τοῦτο ὀνομάζονται καὶ οὐδετερόνια.

Ὑπάρχουν πολλὰ φαινόμενα, τὰ ὅποια ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποσπασθοῦν ἡλεκτρόνια ἀπὸ ἄτομα οίουδήποτε σώματος. Τὰ ἡλεκτρόνια αὐτὰ ὀνομάζονται ἐλεύθερα ἡλεκτρόνια.

Ἄτομον, ἀπὸ τὸ ὅποιον ἔχουν ἀποσπασθῆ ἡλεκτρόνια, παρουσιάζεται θετικῶς ἡλεκτρισμένον καὶ ὀνομάζεται τότε θετικὸν ίόν.

"Ατομον, είς τὸ δποῖον ἔχουν προστεθῆ ἡλεκτρόνια, παρουσιάζεται ἀρνητικῶς ἡλεκτρισμένον καὶ ὀνομάζεται τότε ἀρνητικὸν ίόν.  
('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 2·3 καὶ 3·3).

β) Ή κανονική ἔντασις λειτουργίας τοῦ καταναλωτοῦ εἶναι :

$$I = \frac{U}{R_1} = \frac{42}{21} = 2 \text{ A.}$$

Διὰ νὰ λειτουργῇ κανονικῶς ὁ καταναλωτής τροφοδοτούμενος ἀπὸ ρεῦμα τάσεως 220 V πρέπει νὰ συνδέσωμεν ἐν σειρᾷ μὲ αὐτὸν μίαν ἀντίστασιν  $R_2$  τέτοιαν, ώστε ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος μέσα ἀπὸ τὸν καταναλωτὴν νὰ εἶναι πάλιν  $I = 2 \text{ A.}$

Θὰ εἶναι ὅμως τώρα :

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2} \quad \text{ή}$$

$$R_2 = \frac{U}{I} - R_1 = \frac{220}{2} - 21 = 89 \Omega.$$

Ή ἀντίστασις αὐτὴ δημιουργεῖ πτῶσιν τάσεως :

$$U_2 = IR_2 = 2 \times 89 = 178 \text{ V.}$$

Άρα ἡ καταναλισκομένη ίσχὺς εἰς αὐτὴν θὰ εἶναι :

$$N_2 = U_2 \cdot I = 178 \times 2 = 356 \text{ W.}$$

Καὶ συνεπῶς ἡ ἐπὶ πλέον ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια, ποὺ θὰ καταναλίσκεται εἰς  $t = 10 \text{ h}$  λόγω τῆς ἀντιστάσεως, θὰ εἶναι :

$$A_2 = N_2 \cdot t = 356 \times 10 = 3560 \text{ Wh} = 3,56 \text{ kWh.}$$

Τὸ ἐπὶ πλέον κόστος διὰ δεκάωρον λειτουργίαν εἶναι ως ἐκ τούτου :

$$3,56 \text{ kWh} \times 1 \Delta\rho\chi. / \text{kWh} = 3,56 \Delta\rho\chi.$$

5. α) Ή μέτρησις τῆς τάσεως γίνεται δι' ἐνὸς βιολτομέτρου, τὸ δποῖον συνδέεται μεταξὺ τῶν δύο σημείων (ἀκροδέκται πηγῆς καταναλωτοῦ), τῶν δποίων θέλομε νὰ μετρήσωμεν τὴν τάσιν.

Ή μέτρησις τῆς τάσεως δύναται νὰ γίνῃ καὶ μὲ ἔμμεσον τρόπον. Δι' ἐνὸς ἀμπερομέτρου μετρεῖται ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος, τὴν δποίαν ἀπορροφεῖ ὁ καταναλωτής, καὶ μὲ μίαν γέφυραν μετρήσεως ἀντιστάσεων μετρεῖται ἡ ἀντίστασις τοῦ καταναλωτοῦ. Τότε, τὸ γινόμενον τῆς ἐνδείξεως τοῦ ἀμπερομέτρου ἐπὶ τὴν ἐνδειξιν τῆς

γεφύρας μετρήσεως ἀντιστάσεων είναι ή τάσις, ή ὅποια ἐφαρμόζεται εἰς τὸν καταναλωτὴν ( $U = I \cdot R$ ). 'Ο ἔμμεσος αὐτὸς τρόπος είναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιηθῇ μόνον εἰς κυκλώματα συνεχοῦς ρεύματος.

'Η μέτρησις τῆς ἐντάσεως γίνεται δι' ἐνὸς ἀμπερομέτρου, τὸ ὅποιον συνδέεται πάντοτε ἐν σειρᾷ πρὸς τὸν καταναλωτὴν, τοῦ ὅποιου θέλομε νὰ μετρήσωμε τὴν ἐντασιν.

'Η μέτρησις τῆς ἐντάσεως δύναται νὰ γίνῃ καὶ μὲ ἔμμεσον τρόπον. Δι' ἐνὸς βολτομέτρου μετρεῖται ἡ ἐφαρμοζομένη τάσις εἰς τὸν καταναλωτὴν καὶ μὲ μίαν γέφυραν μετρήσεως ἀντιστάσεων μετρεῖται ἡ ἀντίστασις τοῦ καταναλωτοῦ. Τότε, τὸ πηλίκον τῆς ἐνδείξεως τοῦ βολτομέτρου διὰ τῆς ἐνδείξεως τῆς γεφύρας μετρήσεως ἀντιστάσεων είναι ἡ ἐντασις, ἡ ὅποια διαρρέει τὸν καταναλωτὴν :

$$\left( I = \frac{U}{R} \right).$$

'Ο ἔμμεσος αὐτὸς τρόπος είναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιηθῇ μόνον εἰς κυκλώματα συνεχοῦς ρεύματος.

'Η μέτρησις τῆς ἀντιστάσεως γίνεται διὰ μιᾶς γεφύρας μετρήσεως ἀντιστάσεων. 'Επίσης, είναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιηθῇ ἐνα ὠμό-μετρον, διὰ τὴν μέτρησιν μιᾶς ἀντιστάσεως, ἐὰν δὲν είναι ὀναγκαία μεγάλη ἀκρίβεια.

'Η μέτρησις τῆς ἀντιστάσεως δύναται νὰ γίνῃ καὶ μὲ ἔμμεσον τρόπον. Δι' ἐνὸς βολτομέτρου μετρεῖται ἡ ἐφαρμοζομένη τάσις εἰς τὴν ἀντίστασιν καὶ δι' ἐνὸς ἀμπερομέτρου μετρεῖται ταυτοχρόνως ἡ ἐντασις τοῦ ρεύματος, ἡ διερχομένη διὰ τῆς ἀντιστάσεως. Τότε, τὸ πηλίκον τῆς ἐνδείξεως τοῦ βολτομέτρου διὰ τῆς ἐνδείξεως τοῦ ἀμπερομέτρου είναι ἡ τιμὴ τῆς ἀντιστάσεως  $\left( R = \frac{U}{I} \right)$ .


'Ἐναλλασσόμενον μέγεθος ὄνομάζεται τὸ μέγεθος ἑκεῖνο, τὸ ὅποιον μεταβάλλεται ἡμιτονοειδῶς συναρτήσει τοῦ χρόνου. Δηλαδὴ ἡ στιγμιαία τιμὴ ε τοῦ ἐναλλασσομένου μεγέθους συναρτήσει τοῦ χρόνου τ δίδεται ὑπὸ τῆς σχέσεως :

$$e = E_{\mu} \eta \omega t.$$

"Οταν δύο ἐναλλασσόμενα μεγέθη τῆς ίδιας συχνότητος δὲν λαμ-

βάνουν συγχρόνως άντιστοίχους τιμάς, δηλαδή δέν μηδενίζωνται συγχρόνως ούτε καὶ ἀποκτοῦν συγχρόνως τὴν μεγίστην τιμὴν των, λέγομεν ὅτι εύρισκονται εἰς διαφορὰν φάσεως. Ἐπὶ παραδείγματι, ἐὰν ἔχωμεν ἓνα ἀπλοῦν ἐπαγωγικὸν καταναλωτήν, ἢ ἐφαρμοζομένη τάσις εἰς τὰ ἄκρα του καὶ τὸ δι' αὐτοῦ διερχόμενον ρεῦμα εύρισκονται εἰς διαφορὰν φάσεως  $90^{\circ}$ .

"Οπως παρατηροῦμεν ἐκ τοῦ διαγράμματος τοῦ σχήματος 1, ἡ καμπύλη τῆς ἐντάσεως καθυστερεῖ τῆς καμπύλης τῆς τάσεως κατὰ  $90^{\circ}$ ,

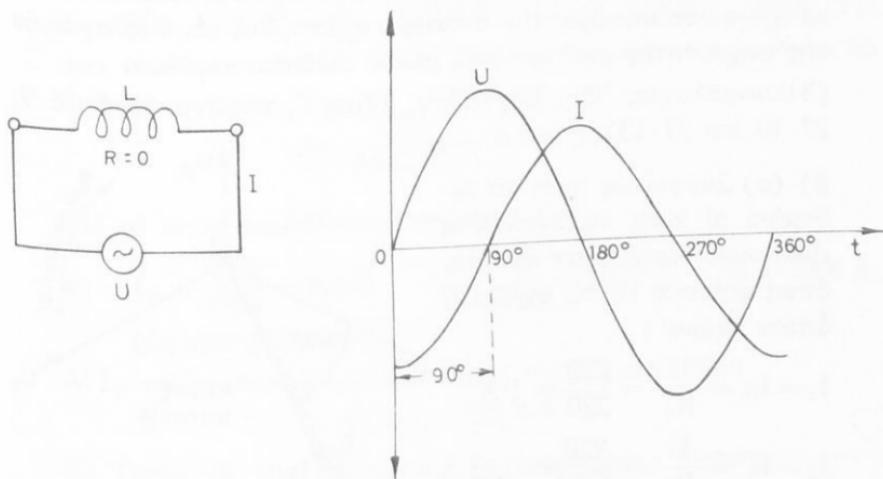

Σχ. 1.

δηλαδὴ ἡ ἐντασις μετὰ παρέλευσιν  $90^{\circ}$  λαμβάνει τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς τῆς τάσεως, ἥτοι μηδενίζεται μετὰ ἀπὸ  $90^{\circ}$ , λαμβάνει τὴν μεγίστην θετικὴν τιμὴν μετὰ ἀπὸ  $90^{\circ}$ , λαμβάνει τὴν μεγίστην ἀρνητικὴν τιμὴν μετὰ ἀπὸ  $90^{\circ}$  κ.ο.κ.

Συντονισμὸς λέγεται τὸ φαινόμενον, κατὰ τὸ ὅποιον εἰς ἓνα κύκλωμα ἐναλλασσομένου ρεύματος, ἢ ἐφαρμοζομένη τάσις εἰς τὰ ἄκρα του καὶ ἡ ἐντασις μέσω αὐτοῦ εύρισκονται ἐν φάσει.

Εἰς ἓνα κύκλωμα σειρᾶς ἐναλλασσομένου ρεύματος ἔχομε συντονισμόν, ὅταν ἡ ἐπαγωγικὴ ἀντίστασις αὐτοῦ εἰναι ἵση πρὸς τὴν χωρητικὴν του ἀντίστασιν, δηλαδὴ  $X_L = X_C$ .

‘Η σχέσις, διὰ τῆς δόποίας δυνάμεθα νὰ ύπολογίσωμε τὴν συχνότητα συντονισμοῦ εἰς ἕνα κύκλωμα σειρᾶς, εἶναι ἡ ἔξῆς :

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot C}}$$

ὅπου :

$f$  εἶναι ἡ συχνότης συντονισμοῦ τοῦ κυκλώματος, εἰς χέρτς

$L$  εἶναι ἡ αὐτεπαγωγὴ τοῦ κυκλώματος εἰς ἄνρυ

$C$  εἶναι ἡ χωρητικότης τοῦ κυκλώματος εἰς φαράντ.

Εἰς τὴν περίπτωσιν παραλλήλου κυκλώματος, εἶναι δυνατόν ἐπίστης νὰ χρησιμοποιήσωμε τὴν ἀνωτέρω σχέσιν, διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς συχνότητος συντονισμοῦ, χωρὶς αἰσθητὸν σφάλμα.

(‘Ηλεκτρολογία, ‘Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 26·1, 26·9, 27·10 καὶ 27·13).


β) (α) Συμφώνως πρὸς τὰ δεδομένα αἱ τρεῖς καταναλώσεις εἶναι συνδεδεμέναι κατ’ ἀστέρα, ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 2, δόποτε ἔχομεν :

$$I_x = I_R = \frac{U}{R_x} = \frac{220}{220} = 1 \text{ A}$$

$$I_\beta = I_S = \frac{U}{R_\beta} = \frac{220}{4400} = 0,05 \text{ A}$$

$$I_\gamma = I_T = \frac{W_\gamma}{U \cdot \text{συνφ}} = \frac{5000}{220 \times 0,8} = 28,4 \text{ A}$$

$\phi = 37^\circ$

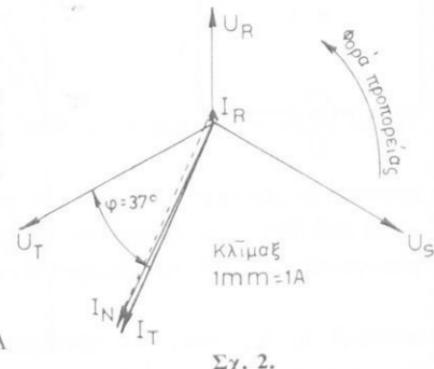

‘Η ἔντασις τοῦ ρεύματος διὰ τοῦ ούδετέρου  $I_N$  εἶναι τὸ γεωμετρικὸν ἄθροισμα τῶν  $I_R$ ,  $I_S$  καὶ  $I_T$ . Ἐπειδὴ ὅμως ἔδω ἡ  $I_S$  εἶναι πολὺ μικρὴ ἐν σχέσει μὲ τὰς δύο ἄλλας, εἰς τὴν γραφικὴν λύσιν τοῦ κατωτέρω διαγράμματος δὲν λαμβάνεται ὑπ’ ὅψιν. Οὕτω ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἐκλεγείστης κλίμακος προκύπτει  $I_N = 27,5 \text{ A}$ .

(β) Ἐὰν διακοπῆ δούδετέρος ταυτοχρόνως μὲ τὴν φάσιν  $1$  τῆς  $R_x$ , τότε θὰ εύρεθοῦν ὑπὸ τὴν πολιτικὴν τάσιν ( $380 \text{ V}$ ) τοῦ δικτύου ἐν σειρᾶ συνδεδεμέναι ἡ  $R_\beta$  καὶ ἡ καταναλώσις  $W_\Gamma(R_\gamma, X_\gamma)$ .

Η σύνθετος άντιστασις του καταναλωτού  $W_T$  είναι :

$$Z_Y = \frac{U}{I_Y} = \frac{220}{28,4} = 7,7 \Omega.$$

\*Αρα :

$$R_Y = Z_Y \cdot \cos \phi = 7,7 \times 0,8 = 6,15 \Omega$$

$$X_Y = Z_Y \cdot \sin \phi = 7,7 \times 0,6 = 4,6 \Omega.$$

Συνεπώς ή σύνθετος άντιστασις των έν σειρά συνδεδεμένων καταναλώσεων  $R_B$  και  $W_T$  θὰ είναι :

$Z = \sqrt{(R_B + R_Y)^2 + X_Y^2} = \sqrt{(4400 + 6,15)^2 + (4,6)^2} = 4406,15 \Omega$   
άρα ή έντασις πού θὰ διέλθη από τάς έν σειρά καταναλώσεις θὰ είναι :

$$I = \frac{380}{4406,15} = 0,086 \text{ A.}$$

Διὰ τὰ έντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$\alpha) \quad I_R = \frac{220}{1200} = 0,183 \quad I_S = \frac{220}{2400} = 0,09 \text{ A} \quad I_T = 28,4 \text{ A}$$

(ώς προηγουμένως).

Αἱ  $I_R$  και  $I_S$  είναι άστμαντοι έναντι  $I_T$ , συνεπῶς :

$$I_N = I_T = 28,4 \text{ A.}$$

β) "Οπως εἰς τὴν προηγουμένην περίπτωσιν ἔχομεν :

$$Z = \sqrt{(2400 + 6,15)^2 + 4,6^2} = 2406,16 \Omega,$$

$$I = \frac{380}{2406,16} = 0,158 \text{ A.}$$

Διὰ τὰ έντὸς άγκύλης δεδομένα:

$$\alpha) \quad I_R = \frac{220}{1900} = 0,115 \text{ A} \quad I_S = \frac{220}{3800} = 0,056 \text{ A} \quad I_T = 28,4 \text{ A}$$

$I_N = I_T = 28,4 \text{ A.}$

$$\beta) \quad Z = \sqrt{(3806,15)^2 + 4,6^2} = 3806,16 \Omega$$

$$I = \frac{380}{3806,16} = 0,1 \text{ A.}$$

## Ο Μ Α Σ 17η

1. α) ('Η άπαντησις έκ τῶν παραγράφων 19.9, 19.11 και 19.14 'Ηλεκτρολογία, Ιδρ. Εύγενιδου, Τόμος Β, δπου και τὸ σχῆμα).

β) 'Η καθ' ὥραν ( $t = 3600 \text{ sec}$ ) άποδιδομένη ποσότης θερμότητος δίδεται άπο τὴν σχέσιν :

$$Q = 0,24 \cdot R \cdot I^2 \cdot t = 0,24 \cdot R \cdot \frac{U^2}{R^2} \cdot t = 0,24 \cdot \frac{U^2}{R} \cdot t = \\ = 0,24 \frac{220^2}{40} \times 3600 = 1045440 \text{ cal} = 1045,44 \text{ kcal.}$$

'Η άπορροφουμένη ίσχύς είναι :

$$N = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = \frac{220^2}{40} = \frac{48400}{40} = 1210 \text{ W} = 1,21 \text{ kW}$$

και συνεπῶς ή άπορροφουμένη ήλεκτρική ένέργεια είς μίαν ὥραν :

$$A = N \cdot t = 1,21 \times 1 = 1,21 \text{ kWh}$$

και ή οριαία δαπάνη :

$$H \cdot E = 1,21 \times 0,7 = 0,847 \text{ δρχ.}$$

Εἴδομεν ότι είς μίαν ὥραν ή θερμάστρα άποδίδει 1045,44 kcal. Τούτο σημαίνει ότι τὸ ίδιον ποσὸν θερμότητος θὰ παραχθῇ καίοντας:

$$\frac{1045,44}{7500} = 0,14 \text{ kg } \ddot{\text{α}}\text{nθρακος},$$

τοῦ όποίου τὸ κόστος θὰ είναι :

$$\text{'Οριαία δαπάνη } \ddot{\text{α}}\text{nθρακος} = 0,14 \times 0,5 = 0,07 \text{ δρχ.}$$

'Εκ τούτου προκύπτει ότι ή θέρμανσις μὲ ήλεκτρικήν ένέργειαν στοιχίζει περίπου 12 φορὰς περισσότερον άπο τὴν θέρμανσιν μὲ λιθάνθρακα.

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$Q = 0,24 \times \frac{110^2}{50} \times 3600 = 0,24 \times \frac{12100}{50} \times 3600 = \\ = 209000 \text{ cal} = 209 \text{ kcal}$$

$$N = \frac{U^2}{R} = \frac{110^2}{50} = \frac{12100}{50} = 242 \text{ W} = 0,24 \text{ kW}$$

$$A = 0,24 \times 1 = 0,24 \text{ kWh.}$$

‘Ωριαία δαπάνη  $H \cdot E = 0,24 \times 0,7 = 0,17$  δρχ.

‘Ωριαία δαπάνη άνθρακος  $= \frac{209}{7500} \times 0,5 = 0,014$  δρχ.

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$Q = 0,24 \times \frac{380^2}{10} \times 3600 = 0,24 \times \frac{144400}{10} \times 3600 = \\ = 12441600 \text{ cal} = 12441,6 \text{ kcal}$$

$$N = \frac{U^2}{R} = \frac{380^2}{10} = \frac{144400}{10} = 14440 \text{ W} = 14,44 \text{ kW.}$$

$$A = 14,44 \times 1 = 14,44 \text{ kWh.}$$

‘Ωριαία δαπάνη  $H \cdot E = 14,44 \times 0,7 = 10,1$  δρχ.

‘Ωριαία δαπάνη άνθρακος  $= \frac{12441}{7500} \times 0,5 = 0,83$  δρχ.

2. α) (‘Η ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 23·1, 23·2, 23·3 καὶ 23·5, ‘Ηλεκτρολογίας, ‘Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

β) (Είναι ή ίδια μὲ τὴν 2β τῆς 6ης ‘Ομάδος)

3. α) (‘Η ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 28·2, 28·3, ‘Ηλεκτρολογίας, ‘Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ).

β) ‘Η ἔντασις τοῦ ρεύματος ποὺ θὰ διαρρέῃ τὸν λαμπτήρα τῶν 100 W είναι :

$$I = \frac{N}{U} = \frac{100}{24} = 4,16 \text{ A.}$$

‘Εφ’ ὅσον ή χωρητικότης είναι 30 Ah, δ λαμπτήρ θὰ λειτουργῇ ἐπὶ χρόνον :

$$t = \frac{Ah}{A} = \frac{30}{4,16} = 7,2 \text{ h, δηλαδὴ } 7 \text{ ὥρας καὶ } 12 \text{ λεπτά.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$I = \frac{100}{24} = 4,16 \text{ A}$$

$$t = \frac{50}{4,16} = 12 \text{ h.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$I = \frac{100}{24} = 4,16 \text{ A} \quad \text{καὶ}$$

$$t = \frac{80}{4,16} = 19,2 \text{ h.}$$

γ) 'Ο ἀριθμὸς ζευγῶν πόλων τοῦ ἀμερικανικῆς κατασκευῆς κινητῆρος εὑρίσκεται διὰ τοῦ τύπου :

$$p = \frac{60 \cdot f}{n} = \frac{60 \times 60}{1800} = \frac{3600}{1800} = 2 \text{ ζεύγη πόλων.}$$

Είναι γνωστὸν ὅτι τὸ παρεχόμενον ύππο τῆς ΔΕΗ ρεῦμα εἰς τὴν Ἑλλάδα είναι συχνότητος  $f = 50 \text{ Hz}$ . 'Ο κινητὴρ συνδεόμενος εἰς τὸ δίκτυον τῆς ΔΕΗ θὰ ἀναπτύξῃ συνεπῶς ἀριθμὸν στροφῶν ἀνὰ λεπτόν :

$$n = \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{60 \times 50}{2} = \frac{3000}{2} = 1500 \text{ στρ./λεπτόν.}$$

4. α) Διαφορὰ δυναμικοῦ δύο σωμάτων ἢ σημείων δόνομάζεται ἡ διαφορὰ τῶν ἡλεκτρικῶν δυναμικῶν τῶν δύο αὐτῶν σωμάτων ἢ σημείων.

Τὸ ἡλεκτρικὸν δυναμικὸν ἐνὸς ἡλεκτρισμένου σώματος ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὸ φορτίον, τὸ ὅποιον φέρει τὸ σῶμα, καὶ τὴν χωρητικότητα τοῦ σώματος. Είναι δὲ ἀνάλογον πρὸς τὸ φορτίον τοῦ σώματος καὶ ἀντιστρόφως ἀνάλογον πρὸς τὴν χωρητικότητά του.

Συμβατικῶς, ἡ φορὰ τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος είναι ἡ ἀντίθετος πρὸς τὴν πραγματικήν. 'Η συμβατικὴ φορὰ τοῦ ρεύματος είναι ἡ φορὰ ἀπὸ ἔνα σημεῖον μὲν ψηφλὸν δυναμικὸν πρὸς ἔνα ἄλλο σημεῖον μὲν χαμηλότερον δυναμικόν.

'Η πραγματικὴ φορὰ τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος είναι ἡ φορὰ κινήσεως τῶν ἡλεκτρονίων διὰ μέσου τῶν ἀγωγῶν καὶ είναι ἡ φορὰ ἀπὸ ἔνα σημεῖον μὲν χαμηλὸν δυναμικὸν πρὸς ἔνα ἄλλο σημεῖον μὲν ψηφλότερον δυναμικόν.

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 4.3 καὶ 4.4).

β) 'Η αὐτεπαγωγικὴ ἀντίστασις τοῦ πηνίου είναι :

$$X_L = \omega L = 2 \pi f \cdot L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,1 = 31,4 \Omega$$

και ή χωρητική άντιστασις του πυκνωτού :

$$X_C = \frac{10^6}{\omega C} = \frac{10^6}{2\pi f \cdot C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 20} = \frac{10^6}{6280} = 159 \Omega.$$

Τότε ρεῦμα είσι κάθε κλάδον του κυκλώματος είναι συνεπῶς :

$$I_R = \frac{U}{R} = \frac{220}{50} = 4,4 \text{ A}$$

$$I_L = \frac{U}{X_L} = \frac{220}{31,4} = 7 \text{ A} \quad \text{και}$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = \frac{220}{159} = 1,4 \text{ A.}$$

Συμφώνως πρός διάγραμμα τῶν έντασεων του σχήματος 1 έχομεν :

$$I_X = I_L - I_C = 7 - 1,4 = 5,6 \text{ A}$$

και συνεπῶς τὸ συνιστάμενον ρεῦμα

I, ποὺ είναι ή ύπὸ τῆς πηγῆς παρεχομένη έντασις είσι τὸ κύκλωμα, θὰ είναι :

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_X^2} = \sqrt{4,4^2 + 5,6^2} = \sqrt{19,36 + 31,36} = 7,1 \text{ A.}$$

Ο συντελεστὴς ίσχύος θὰ είναι :

$$\sigma \nu \varphi = \frac{OK}{O\Theta} = \frac{I_R}{I} = \frac{4,4}{7,1} = 0,62$$

και ή καταναλισκομένη ίσχύς είσι τὸ κύκλωμα :

$$N = U \cdot I \cdot \sigma \nu \varphi = 220 \times 7,1 \times 0,62 = 968,5 \text{ W.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :


$$X_L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,2 = 62,8 \Omega$$

$$X_C = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 50} = 63,7 \Omega.$$

Έπομένως :

$$I_R = \frac{220}{100} = 2,2 \text{ A}$$

$$I_L = \frac{220}{62,8} = 3,5 \text{ A}$$

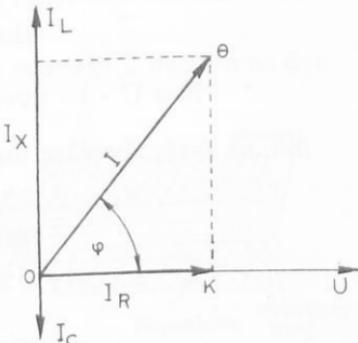

Σχ. 1.

$$I_C = \frac{220}{63,7} = 3,4 \text{ A}$$

$$I_X = I_L - I_C = 3,5 - 3,4 = 0,1 \quad \text{και}$$

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_X^2} = \sqrt{2,2^2 + 0,1^2} = \sqrt{4,85} = 2,2 \text{ A}$$

$$\sigma_{\text{υν}} \varphi = \frac{2,2}{2,2} = 1$$

$$N = U \cdot I \cdot \sigma_{\text{υν}} \varphi = 220 \times 2,2 \times 1 = 484 \text{ W.}$$

Διὰ τὰ ἔντος ἀγκύλης δεδομένα:

$$X_L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 20 = 628 \Omega$$

$$X_C = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 100} = \frac{10^6}{31400} = 31,84 \Omega$$

$$I_R = \frac{220}{200} = 1,1 \text{ A}$$

$$I_L = \frac{220}{628} = 0,35 \text{ A}$$

$$I_C = \frac{220}{31,84} = 6,8 \text{ A}$$

$$I_X = I_C - I_L = 6,8 - 0,35 = 6,45 \text{ A}$$

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_X^2} = \sqrt{1,1^2 + 6,45^2} = \sqrt{42,81} = 6,5 \text{ A}$$

$$\sigma_{\text{υν}} \varphi = \frac{1,1}{6,5} = 0,169$$

$$N = U \cdot I \cdot \sigma_{\text{υν}} \varphi = 220 \times 6,5 \times 0,169 = 242 \text{ W.}$$

5. α) 'Η συνολικῶς ἀπορροφουμένη ἔντασις ἀνὰ φάσιν διὰ θέρμανσιν καὶ φωτισμὸν εἶναι:

$$I_1 = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U \cdot 1} = \frac{80000}{\sqrt{3} \times 380} = 121 \text{ A.}$$

'Η συνολικῶς ἀπορροφουμένη ἔντασις ἀνὰ φάσιν διὰ κίνησιν εἶναι :

$$I_2 = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sigma_{\text{υν}} \varphi} = \frac{70000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,7} = 151 \text{ A.}$$


Αἱ φασικαὶ ἐντάσεις διὰ θέρμανσιν καὶ φωτισμὸν εύρισκονται ἐν φάσει μὲ τὰς ἀντίστοιχους τάσεις, ἐνῶ αἱ ἀντίστοιχοι ἐντάσεις διὰ κίνησιν ἔπονται αὐτῶν κατὰ γωνίαν  $\varphi_2$ , ἐνθα:

$$\text{συν } \varphi_2 = 0,7 \quad \text{ἢ} \quad \varphi = 45^\circ 30'.$$


Ἡ συνολικῶς ἀπορροφουμένη ἐντασίς I ὑπὸ τοῦ κυκλώματος εἶναι τὸ γεωμετρικὸν ἄθροισμα τῶν  $I_1$  καὶ  $I_2$ .

Ἐκ τοῦ διαγράμματος τῶν ἐντάσεων τοῦ σχ. 2 προκύπτει ὅτι:

$$I = 252 \text{ A.}$$

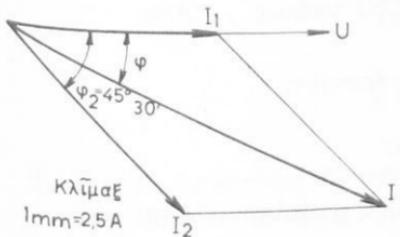


Σχ. 2.

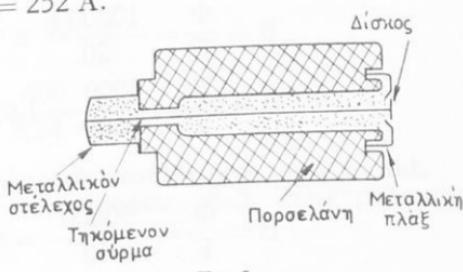

Σχ. 3.

β) Ἡ λειτουργία τῆς τηκωμένης ἀσφαλείας στηρίζεται ἐπὶ τοῦ θερμικοῦ ἀποτελέσματος τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος (σχ. 3). Τὸ ἐνεργὸν μέρος τῆς ἀσφαλείας εἶναι ἔνα εἰδικὸν τεμάχιον σύρματος, τὸ δποῖον παρεμβάλλεται εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς γραμμῆς τροφοδοτήσεως τοῦ καταναλωτοῦ, τὸν δποῖον πρέπει νὰ προστατεύσῃ, ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 4.

"Οταν τὸ ρεῦμα τὸ δποῖον ἀπορροφεῖ ὁ καταναλωτὴς ὑπερβῇ τὴν

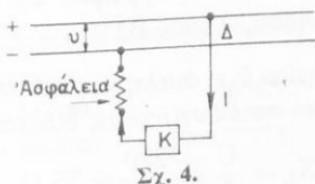

Σχ. 4.

κανονικήν του τιμήν, τότε τὸ εἰδικὸν σύρμα τῆς ἀσφαλείας θερμαίνεται ὑπερβολικὰ καὶ τήκεται. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον διακόπτεται ἡ παροχὴ ρεύματος πρὸς τὸν καταναλωτὴν.

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου Τόμος Α, παράγρ. 16.5).

## Ο Μ Α Σ 18η

1. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 19·15, 19·16, 19·17, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β.).

α) Διὰ νὰ εύρωμε τὴν ἔντασιν Η τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου πρέπει νὰ ἐφαρμόσωμε τὴν σχέσιν  $H = \frac{B}{\mu}$ . Τὴν τιμὴν ὅμως τοῦ B θὰ τὴν καθορίσωμεν ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$B = \frac{\Phi}{F} = \frac{100000}{20} = 5000 \text{ γκάους.} \quad \text{"Αρα}$$

$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{5000}{2600} = 1,92 \text{ ἐρστέντ.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$B = \frac{\Phi}{F} = \frac{90000}{15} = 6000 \text{ γκάους.} \quad \text{"Αρα}$$

$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{6000}{2015} = 2,97 \text{ ἐρστέντ.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$B = \frac{\Phi}{F} = \frac{60000}{10} = 6000 \text{ γκάους.} \quad \text{"Αρα}$$

$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{6000}{2625} = 2,28 \text{ ἐρστέντ.}$$

2. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 23·2 καὶ 23·7, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β.).

β) 'Εφ' ὅσον τὸ πηνίον ἔχει ἀμελητέαν ὡμικήν ἀντίστασιν, ἐπεταῖ ὅτι ἡ αὐτεπαγωγική του ἀντίστασις δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$X_L = \frac{U}{I} = \frac{220}{4} = 55 \Omega.$$

Εἶναι ὅμως :  $X_L = L \cdot \omega$ .

"Αρα ὁ συντελεστὴς αὐτεπαγωγῆς τοῦ πηνίου θὰ εἶναι :

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{55}{2 \times 3,14 \times 50} = 0,175 \text{ H.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$X_L = \frac{110}{0,5} = 220 \Omega$$

$$L = \frac{220}{2 \times 3,14 \times 60} = 0,584 \text{ H.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$X_L = \frac{440}{1,1} = 400 \Omega$$

$$L = \frac{400}{2 \times 3,14 \times 25} = 2,55 \text{ H.}$$

3. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 28.5, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ').


β) (α) Εἰς τὸ δοθὲν κύκλωμα σημειώνομεν τὰς φορὰς τῶν ἐντάσεων ως κάτωθι (σχ. 1):

Δέν δίδονται ἡ ΗΕΔ καὶ ἡ ἔσωτερικὴ ἀντίστασις τῆς πηγῆς. Λαμβάνομεν  $E = 60 \text{ V}$ ,  $r = 0$  (ἀμελητέα).


"Οταν τὰ σημεῖα  $\Delta$  καὶ  $H$  είναι γειωμένα, ἡ  $R_5$  ἔχει ἀμφοτέρωθεν γῆν, ἥρα είναι βραχυκύκλωμένη, δηλαδὴ δι' αὐτῆς δὲν διέρχεται ρεῦμα. Συνεπῶς ἔχομεν:

$$I_5 = 0.$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην τὸ κύκλωμα είναι  $I$ -σοδύναμον μὲ τὸ σχῆμα 2:

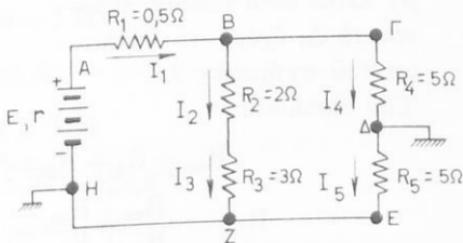

Σχ. 1.

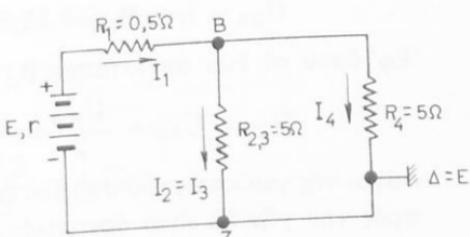

Σχ. 2.

$$\text{όπου} \quad R_{23} = R_2 + R_3 = 2 + 3 = 5 \Omega$$

$$R_{BZ} = \frac{R_{23} \cdot R_4}{R_{23} + R_4} = \frac{5 \times 5}{5 + 5} = 2,5 \Omega \quad \text{και}$$

$$R_{o\lambda} = R_{BZ} + R_1 = 2,5 + 0,5 = 3 \Omega.$$

Συνεπώς :

$$I_1 = \frac{E}{R_{o\lambda}} = \frac{60}{3} = 20 \text{ A.}$$

Η πτώσης τάσεως  $U_{BZ}$  ύπολογίζεται άπό την σχέσιν :

$$U_{BZ} = I_1 \cdot R_{BZ} = 20 \times 2,5 = 50 \text{ V} \quad \text{άρα}$$

$$I_2 = I_3 = \frac{U_{BZ}}{R_{23}} = \frac{50}{5} = 10 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{U_{BZ}}{R_4} = \frac{50}{5} = 10 \text{ A.}$$

β) "Οταν είναι γειωμένον μόνον τὸ Δ, ἔχομε τὸ κύκλωμα τοῦ σχήματος 3.

'Εὰν θέσωμεν :

$$R_{45} = R_4 + R_5 = 5 + 5 = 10 \Omega, \quad \text{θὰ είναι :}$$

$$R_{BZ} = \frac{R_{23} \cdot R_{45}}{R_{23} + R_{45}} = \frac{5 \times 10}{5 + 10} = 3,3 \Omega \quad \text{και}$$

$$R_{o\lambda} = R_1 + R_{BZ} = 0,5 + 3,3 = 3,8 \Omega$$

$$I_\alpha = \frac{E}{R_{o\lambda}} = \frac{60}{3,8} = 15,8 \text{ A}$$


$$U_{BZ} = I_1 \times R_{BZ} = 15,8 \times 3,3 = 52,14 \text{ V.}$$

'Εφ' ὅσον αἱ δύο ἀντιστάσεις  $R_4$  καὶ  $R_5$  είναι ίσαι, θὰ είναι καὶ :

$$U_{\Delta E} = U_{\Delta E} = \frac{U_{BZ}}{2} = \frac{52,14}{2} = 26,07 \text{ V.}$$

Λόγω τῆς γειώσεως τοῦ σημείου Δ τὸ δυναμικὸν τοῦ σημείου E ὡς πρὸς τὴν γῆν θὰ είναι ἀρνητικόν, δηλαδὴ :

$$U_{E\Delta} = -26,07 \text{ V.}$$

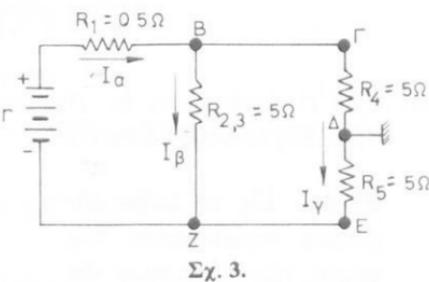

Σχ. 3.

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$\begin{aligned}
 (\alpha) \quad R_{23} &= 4 + 2 = 6 \\
 R_{BZ} &= \frac{6 \times 12}{6 + 12} = \frac{72}{18} = 4 \Omega \\
 R_{o\lambda} &= 4 + 0,2 = 4,2 \Omega \\
 I_1 &= \frac{60}{4,2} = 14,3 \text{ A} \\
 U_{BZ} &= 14,3 \times 4 = 57,2 \\
 I_2 = I_3 &= \frac{57,2}{6} = 9,53 \text{ A} \\
 I_4 &= \frac{57,2}{12} = 4,77.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\beta) \quad R_{45} &= 12 + 12 = 24 \Omega \\
 R_{BZ} &= \frac{6 \times 24}{6 + 24} = \frac{144}{30} = 4,8 \Omega \\
 R_{o\lambda} &= 0,2 + 4,8 = 5 \Omega \\
 I_x &= \frac{60}{5} = 12 \text{ A} \\
 U_{BZ} &= 12 \times 4,8 = 57,6 \\
 U_{\Gamma\Delta} = U_{\Delta E} &= \frac{57,6}{2} = 28,8 \text{ V}.
 \end{aligned}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$\begin{aligned}
 (\alpha) \quad R_{23} &= 8 + 4 = 12 \\
 R_{BZ} &= \frac{12 \times 24}{12 + 24} = \frac{288}{36} = 8 \Omega \\
 R_{o\lambda} &= 8 + 0,4 = 8,4 \Omega \\
 I_1 &= \frac{60}{8,4} = 7,15 \text{ A} \\
 U_{BZ} &= 7,15 \times 8 = 57,2 \\
 I_2 = I_3 &= \frac{57,2}{12} = 4,76 \text{ A} \\
 I_4 &= \frac{57,2}{24} = 2,39 \text{ A}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\beta) \quad R_{45} &= 24 + 24 = 48 \Omega \\
 R_{BZ} &= \frac{12 \times 48}{12 + 48} = \frac{576}{60} = 9,6 \Omega \\
 R_{o\lambda} &= 0,4 + 9,6 = 10 \Omega \\
 I_x &= \frac{60}{10} = 6 A \\
 U_{BZ} &= 6 \times 9,6 = 57,6 \\
 U_{\Gamma\Delta} = U_{\Delta E} &= \frac{57,6}{2} = 28,8 V.
 \end{aligned}$$

4. α) ('Η άπαντησις έκ τῶν παραγράφων 5·2, 6·3 καὶ 13·2, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α).

β) Διὰ νὰ ἔχωμεν ἔντασιν 6 A, ποὺ χρειάζεται νὰ ἀπορροφῇ ἡ συσκευή, εἶναι φανερὸν ὅτι πρέπει νὰ ἔχωμεν 4 δμάδας στοιχείων, συνδεδεμένας ἐν παραλλήλω, ποὺ ἡ κάθε μία θὰ παρέχῃ 1,5 A. Εἰς κάθε δμάδα θὰ εἶναι συνδεδεμένα ἐν σειρᾶ n στοιχεῖα, ώστε νὰ μᾶς δίδουν τὴν τάσιν τῶν 24 V, ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ συσκευὴ κατὰ τὴν λειτουργίαν της.

Τὰ n στοιχεῖα συνδεδεμένα ἐν σειρᾶ ἔχουν ἡλεκτρεγερτικὴν δύναμιν :

$$E = E_1 \cdot n = 1,35 n V$$

αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις ὅλης τῆς πηγῆς.

'Η ἐσωτερικὴ ἀντίστασις τῶν n στοιχείων εἶναι  $r_1 \cdot n = 0,1 n \Omega$ , καὶ ἐπειδὴ ἔχομεν 4 δμοίας δμάδας συνδεδεμένας ἐν παραλλήλω, ἡ ἐσωτερικὴ ἀντίστασις ὅλης τῆς πηγῆς θὰ εἶναι :

$$r = \frac{0,1 n}{4} = 0,025 n \Omega.$$

Τέλος ἡ ἀντίστασις τῆς ἡλεκτρικῆς συσκευῆς εἶναι :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{24}{6} = 4 \Omega.$$

'Εφαρμόζοντες τώρα τὸν τύπον τοῦ "Ωμ διὰ τὸ κλειστὸν κύκλωμα" ἔχομεν :

$$E = I \cdot R + Ir$$

ή αν άντικαταστήσωμεν :

$$1,35 \text{ n} = 6 \times 4 + 6 \times 0,025 \text{ n},$$

έκ της όποιας προκύπτει :

$$1,20 \text{ n} = 24 \quad \text{ή} \quad n = \frac{24}{1,2} = 20 \text{ στοιχεῖα κατά όμαδα.}$$

Και έπειδή έχουμε 4 όμαδας θά χρειασθοῦμε :

$$N = m \cdot n = 4 \times 20 = 80 \text{ στοιχεῖα.}$$

5. α) Ισχύς πού άπορροφούν οι λαμπτήρες :

$$N = 40 \times 40 = 1600 \text{ W.}$$

Η συνολική έντασις τοῦ ρεύματος τῶν λαμπτήρων μὲ συν φ = 0,65 είναι :

$$I = \frac{N}{U \cdot \text{συν } \varphi} = \frac{1600}{220 \times 0,65} = 11,2 \text{ A.}$$

Πρέπει τώρα νὰ ύπολογίσωμε τὴν έντασιν  $I_C = AB$ , τὴν όποιαν θὰ άπορροφῇ διαφορετικός πυκνωτής, ώστε αὐτή προστιθεμένη εἰς τὴν  $I = OA$ , νὰ δίδη μίαν συνισταμένην έντασιν  $I' = OB$ , ή όποια νὰ έχῃ συν φ' = 0,95.

Η δεργος συνιστῶσα τοῦ ρεύματος I είναι :

$$\begin{aligned} O\Delta = I \cdot \eta \mu \varphi &= I \cdot \sqrt{1 - \text{συν } \varphi^2} = 11,2 \sqrt{1 - 0,65^2} = \\ &= 11,2 \times 0,76 = 8,5 \text{ A.} \end{aligned}$$

Η έντασις  $I'$  τοῦ ρεύματος μὲ διορθωμένον τὸ συν φ' = 0,95 θὰ είναι :

$$I' = \frac{N}{U \cdot \text{συν } \varphi'} = \frac{1600}{220 \times 0,95} = \frac{1600}{209} = 7,65 \text{ A}$$

καὶ ή δεργος συνιστῶσα τῆς  $I'$ .

$$\begin{aligned} OE = I' \cdot \eta \mu \varphi' &= I' \cdot \sqrt{1 - \text{συν } \varphi'^2} = 7,65 \cdot \sqrt{1 - 0,95^2} = \\ &= 7,85 \sqrt{0,10} = 7,65 \times 0,317 = 2,42 \text{ A.} \end{aligned}$$

\*Αρα ή έντασις τοῦ πυκνωτοῦ πρέπει νὰ είναι :


$$I_C = AB = \Delta E = O\Delta - OE = 8,5 - 2,42 = 6,08 \text{ A.}$$

‘Η ἀπαιτουμένη χωρητικότης τοῦ πυκνωτοῦ εἰς  $\mu\text{F}$  θὰ προκύψῃ ἀπὸ τὴν σχέσιν (σχ. 4) :

$$I_C = \frac{U}{X_C} = 2\pi f \cdot C \cdot U \cdot 10^{-6},$$

ἐκ τῆς ὅποιας :

$$C = \frac{I_C \cdot 10^6}{2\pi f \cdot U} = \frac{6,08 \times 10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 220} = \\ = \frac{6080000}{690 \times 100} = 88 \mu\text{F}.$$

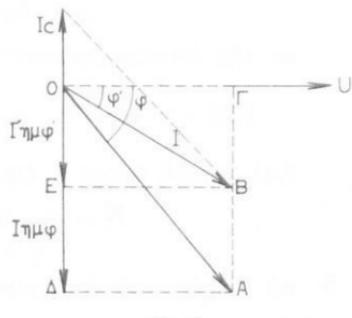

Σχ. 4.

‘Η ισχὺς τοῦ πυκνωτοῦ θὰ είναι :

$$N_b = U \cdot I_C = 220 \times 6,08 = 1337 \text{ var} = 1,33 \text{ kvar.}$$

β) Εἰς τὴν ἀπολουστέραν του μορφήν, ἔνα ἡλεκτροχημικὸν στοιχεῖον ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἐλάσματα ἢ ράβδους, π.χ. ἔνα ἔλασμα ἀπὸ ψευδάργυρον καὶ ἔνα ἔλασμα ἀπὸ χαλκόν, τὰ ὅποια τοποθετοῦνται ἐντὸς ἀραιοῦ διαλύματος θειικοῦ δξέος καὶ ὑδατος. Τὰ ἐλάσματα ὀνομάζονται ἡλεκτρόδια τοῦ στοιχείου καὶ τὸ διάλυμα ἡλεκτρολύτης. Τὰ ἐλάσματα τοποθετοῦνται μέχρις ἐνὸς σημείου ἐντὸς τοῦ ἡλεκτρολύτου καὶ εἰς τὸ ἄνω μέρος ἐκάστου ξξ αὐτῶν είναι προσηρμοσμένος ἔνας κοχλίας μὲ περικόχλιον, ὃ ὅποιος ὀνομάζεται πόλος τοῦ στοιχείου. Δηλαδὴ ἔκαστον στοιχείον ἔχει δύο πόλους.

‘Η ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις ἐνὸς στοιχείου ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τῶν ἡλεκτροδίων καὶ τοῦ ἡλεκτρολύτου, τὰ ὅποια χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν κατασκευὴν του καὶ είναι ἀνεξάρτητος τῶν διαστάσεων αὐτῶν.

‘Η δημιουργία τῆς ἡλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως τοῦ στοιχείου ὀφείλεται εἰς τὴν διαφορετικὴν χημικὴν δρᾶσιν τοῦ ἡλεκτρολύτου ἐπὶ τῶν δύο ἡλεκτροδίων, τὰ ὅποια πάντοτε κατασκευάζονται ἀπὸ ἀνόμοια ὑλικά.

(‘Ηλεκτρολογία, ‘Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 5.1).

## Ο ΜΑΣ 19η

1. α) ('Η άπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 20·2, 'Ηλεκτρολογίας, Ίδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β.).

β) 'Η διάμετρος τῆς μέσης μαγνητικῆς γραμμῆς τοῦ δακτυλιοειδοῦς πηνίου είναι :

$$D_{\mu} = \frac{D_{\varepsilon \omega \tau.} + D_{\varepsilon \sigma \omega \tau.}}{2} = \frac{20 + 18}{2} = 19 \text{ cm.}$$

Διὰ τὸ δακτυλιοειδὲς πηνίον ἡ ἔντασις τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου δίδεται ύπὸ τοῦ τύπου :

$$H = \frac{1,25 \times N \cdot I}{\pi \cdot D_{\mu}} = \frac{1,25 \times 1400 \times 0,4}{3,14 \times 19} = \\ = \frac{700}{59,66} = 11,7 \text{ ἐρστέντ.}$$

Τὰ ἀμπερελίγματα ἀνὰ cm τοῦ πηνίου δίδονται ύπὸ τοῦ τύπου :

$$At/cm = \frac{NI}{\pi \cdot D_{\mu}} = \frac{1400 \times 0,4}{3,14 \times 19} = \frac{560}{59,66} = 9,4 \text{ At/cm.}$$

Διὰ τὰ ἔντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$D_{\mu} = \frac{30 + 26}{2} = \frac{56}{2} = 28 \text{ cm} \\ H = \frac{1,25 \cdot N \cdot I}{\pi \cdot D_{\mu}} = \frac{1,25 \times 1500 \times 0,5}{3,14 \times 28} = \\ = \frac{937,5}{87,9} = 10,6 \text{ ἐρστέντ}$$

καὶ τὰ ἀμπερελίγματα ἀνὰ cm :

$$\frac{NI}{\pi \cdot D_{\mu}} = \frac{1500 \times 0,5}{3,14 \times 28} = \frac{750}{87,9} = 8,5 \text{ At/cm.}$$

Διὰ τὰ ἔντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$D_{\mu} = \frac{40 + 30}{2} = \frac{70}{2} = 35 \\ H = \frac{1,25 \times 2000 \times 0,6}{3,14 \times 35} = \frac{1500}{109,9} = 13,64 \text{ ἐρστέντ} \\ \frac{NI}{\pi \cdot D_{\mu}} = \frac{2000 \times 0,6}{3,14 \times 35} = \frac{1200}{109,9} = 10,9 \text{ At/cm.}$$

2. α) ('Η άπαντησις έκ τῶν παραγράφων 23·7, 23·8 καὶ 23·9, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

β) Τὸ ρεῦμα διὰ μέσου κυκλώματος μὲ χωρητικὸν καταναλωτὴν ἔχει ἐνδεικνυμένην τιμὴν :

$$I = \frac{U}{X_C},$$

ἄρα ἡ χωρητικὴ ἀντίστασις εἶναι :

$$X_C = \frac{U}{I} = \frac{220}{0,35} = 628,5 \Omega.$$

Είναι ὅμως :

$$X_C = \frac{10^6}{\omega C} = \frac{10^6}{2\pi f C} \quad \text{ἔνθα } C \text{ ἡ χωρητικότης εἰς \mu F.$$

\*Ἀρα :

$$C = \frac{10^6}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot X_C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 628,5} = \frac{1000000}{197000} = 5 \mu F.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$X_C = \frac{U}{I} = \frac{110}{0,33} = 333,3 \Omega$$

$$C = \frac{10^6}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot X_C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 60 \times 333,3} = \frac{1000000}{125587} = 7,95 \mu F.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :


$$X_C = \frac{U}{I} = \frac{6600}{41,55} = 159 \Omega \quad \text{καὶ}$$

$$C = \frac{10^6}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot X_C} = \frac{10^6}{2 \times 3,14 \times 50 \times 159} = \frac{1000000}{49926} = 20 \mu F.$$

3. α) ('Η άπαντησις έκ τῶν παραγράφων 28·2 καὶ 28·5, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ').

β) Ἐπὶ τοῦ δικτύου τοῦ σχήματος 1 σημειώνομε τὰ δοθέντα στοιχεῖα καὶ τὰς πιθανὰς φορὰς τῶν ἐντάσεων τοῦ ρεύματος.

Εἰς τὸ δίκτυον τοῦτο κάθε κατα-

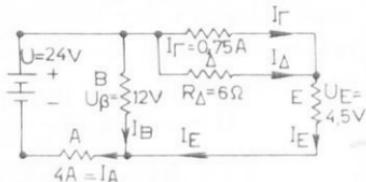

Σχ. 1.

νάλωσις χαρακτηρίζεται άπό ένα μόνον στοιχείον της καὶ πρέπει νὰ εύρωμε τὰ ίππολοιπά στοιχεῖα.

Εἰς τὴν ἀντίστασιν δίδεται ἡ τάσις  $U_B = 12 \text{ V}$ .

Εἶναι ὅμως :

$$U_B = U_\Gamma + U_E \quad \text{ἢ} \quad U_\Gamma = U_B - U_E = 12 - 4,5 = 7,5 \text{ V.}$$

Ἐπίσης εἶναι :

$$U_\Delta = U_\Gamma = 7,5 \text{ V.}$$

Ἐπομένως ὑπολογίζομε τὴν  $R_\Gamma$ :

$$R_\Gamma = \frac{U_\Gamma}{I_\Gamma} = \frac{7,5}{0,75} = 10 \Omega.$$

Ἡ ἔντασις  $I_\Delta$  εἶναι :

$$I_\Delta = \frac{U_\Delta}{R_\Delta} = \frac{7,5}{6} = 1,25 \text{ A.}$$

Τὴν ἔντασιν  $I_E$  ὑπολογίζομεν ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$I_E = I_\Gamma + I_\Delta = 0,75 + 1,25 = 2 \text{ A}$$

καὶ ἐπομένως :

$$R_E = \frac{U_E}{I_E} = \frac{4,5}{2} = 2,25 \Omega.$$

Ἐπειδὴ ὅμως δίδεται ἡ  $I_A$  ἔχομεν :

$$I_B = I_A - I_E = 4 - 2 = 2 \text{ A}$$

καὶ συνεπῶς :

$$R_B = \frac{U_B}{I_B} = \frac{12}{2} = 6 \Omega.$$

Ἡ τάσις  $U_A$  εἶναι :

$$U_A = U - U_B = 24 - 12 = 12 \text{ V}$$

καὶ ἡ ἀντίστασις :

$$R_A = \frac{U_A}{I_A} = \frac{12}{4} = 3 \Omega.$$



Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$U_B = 8 \text{ V} \qquad R_\Gamma = \frac{4}{0,4} = 10 \Omega$$

$$U_\Gamma = 8 - 4 = 4 \text{ V}$$

$$U_\Delta = U_\Gamma = 4 \text{ V}$$

$$I_\Delta = \frac{4}{8} = 0,5 \text{ A}$$

$$I_E = 0,4 + 0,5 = 0,9 \text{ A}$$

$$R_E = \frac{4}{0,9} = 4,44 \Omega$$

$$I_B = 2 - 0,9 = 1,1 \text{ A}$$

$$R_B = \frac{8}{1,1} = 7,27 \Omega$$

$$U_A = 12 - 8 = 4 \text{ V}$$

$$R_A = \frac{4}{2} = 2 \Omega.$$

Δια τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$U_B = 4 \text{ V}$$

$$U_\Gamma = 4 - 1,5 = 2,5 \text{ V}$$

$$U_\Delta = U_\Gamma = 2,5 \text{ V}$$

$$R_\Gamma = \frac{2,5}{2} = 1,25 \Omega$$

$$I_\Delta = \frac{2,5}{2,5} = 1 \text{ A}$$

$$I_E = 2 + 1 = 3 \text{ A}$$

$$R_E = \frac{1,5}{3} = 0,5 \Omega$$

$$I_B = 5 - 3 = 2 \text{ A}$$

$$R_B = \frac{4}{2} = 2 \Omega$$

$$U_A = 6 - 4 = 2 \text{ V}$$

$$R_A = \frac{2}{5} = 0,4 \Omega.$$

4. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 7·3, 7·5, 8·1 καὶ 8·2, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α).

β) Εἰς τὸν κλάδον A (σχ. 2) ἔχομεν :

$$R = 150 \Omega \quad \text{καὶ}$$

$$X_L = L\omega = 0,5 \times 2 \times 3,14 \times 50 = 157 \Omega.$$

\*Αρα ἡ σύνθετος ἀντίστασις τοῦ πηνίου  
θὰ είναι :

$$Z_A = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{150^2 + 157^2} = \sqrt{22500 + 24649} = 217 \Omega.$$


\*Επομένως :

$$I_A = \frac{U}{Z_A} = \frac{230}{217} = 1,06 \text{ A.}$$

Τὸ ρεῦμα  $I_A$  καθυστερεῖ τῆς ἐφαρμοζούμενης τάσεως  $U$  κατὰ γωνίαν  $\phi_A$  μὲν :

$$\text{ημ } \phi_A = - \frac{X_L}{Z_A} = - \frac{157}{217} = - 0,723$$
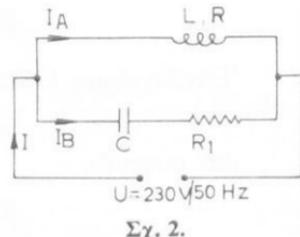
$$\text{συν } \phi_A = \frac{R}{Z_A} = \frac{150}{217} = 0,692.$$



Εις τὸν κλάδον Β εἶχομεν ὅτι :

$$R_1 = 100 \Omega, \quad \text{καὶ} \quad X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{10^6}{30 \times 2 \times 3,14 \times 50} = 106,1 \Omega.$$

\*Αρα :

$$Z_B = \sqrt{R_1^2 + X_C^2} = \sqrt{100^2 + 106,1^2} = 145 \Omega.$$

\*Επομένως :

$$I_B = \frac{U}{Z_B} = \frac{230}{145} = 1,58 \text{ A.}$$

Τὸ ρεῦμα  $I_B$  προπορεύεται τῆς ἐφαρμοζομένης τάσεως  $U$  κατὰ γωνίαν  $\phi_B$  μὲν :


$$\text{ημ} \phi_B = \frac{X_C}{Z_B} = \frac{106,1}{145} = 0,731$$

καὶ

$$\text{συν} \phi_B = \frac{R_1}{Z_B} = \frac{100}{145} = 0,689.$$

Τὸ συνολικὸν ρεῦμα I τὸ λαμβανόμενον ὑπὸ τοῦ κυκλώματος είναι τὸ γεωμετρικὸν ἄθροισμα τῶν ρευμάτων  $I_A$  καὶ  $I_B$ .

\*Απὸ τὸ διάγραμμα τοῦ σχήματος 3 προκύπτει ὅτι :

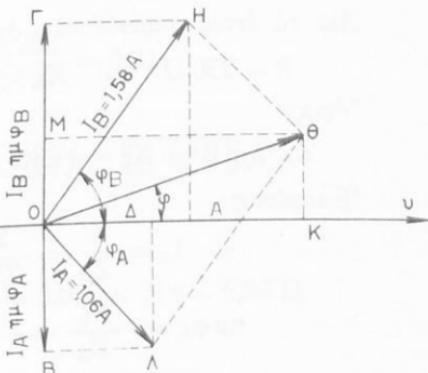

Σχ. 3.

$$I = \sqrt{\Theta K^2 + OK^2},$$

ὅπου :  $\Theta K = OM = \text{συνισταμένη τῶν προβολῶν τῶν } I_B \text{ καὶ } I_A$   
ἐπὶ τοῦ κατακορύφου ἀξονος, δηλαδή :

$$\begin{aligned} \Theta K &= OG - OB = I_B \text{ ημ} \phi_B - I_A \text{ ημ} \phi_A = \\ &= 1,58 \times 0,731 - 1,06 \times 0,723 = 1,155 - 0,766 = 0,389 \text{ A.} \end{aligned}$$

$OK = \text{συνισταμένη τῶν προβολῶν τῶν } I_B \text{ καὶ } I_A$  ἐπὶ τοῦ ὀριζόντιου ἀξονος, δηλαδή :

$$\begin{aligned} OK &= OD + OA = I_A \text{ συν} \phi_A + I_B \text{ συν} \phi_B = \\ &= 1,06 \times 0,692 + 1,58 \times 0,689 = 0,733 + 1,089 = 1,822 \text{ A} \end{aligned}$$

καὶ

$$I = \sqrt{\Theta K^2 + OK^2} = \sqrt{0,389^2 + 1,822^2} = 1,86 \text{ A.}$$

\*Απὸ τὸ διάγραμμα προκύπτει ἐπίσης ὅτι τὸ ρεῦμα I προπο-

ρεύεται της έφαρμοζομένης τάσεως  $U$  κατά γωνίαν  $\phi$ , της όποιας ή έφαπτομένη έχει τιμήν :

$$\epsilon_{\Phi} \phi = \frac{OK}{OK} = \frac{0,389}{1,822} = 0,214$$

καὶ τὸ συν  $\phi$  τῆς έγκαταστάσεως θὰ εἴναι :

$$\text{συν } \phi = \frac{OK}{O\Theta} = \frac{1,822}{1,86} = 0,979 \quad \phi = 11^\circ 40'.$$

Σημ. 'Ο έξεταζόμενος δύναται νὰ σταματήσῃ εἰς τὴν γραφικὴν λύσιν τοῦ σχήματος 3.

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$R = 230 \Omega \quad \text{καὶ} \quad X_L = L\omega = 0,02 \times 314 = 6,28 \Omega.$$

\*Αρα :

$$Z_A = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{230^2 + 6,28^2} = \sqrt{52939} = 230,8 \Omega.$$

'Επομένως :

$$I_A = \frac{U}{Z_A} = \frac{230}{230,8} = 0,997 \text{ A} \simeq 1 \text{ A}$$

$$\text{ημ } \phi_A = -\frac{X_L}{Z_A} = -\frac{6,28}{230,8} = -0,027$$

$$\text{συν } \phi_A = \frac{R}{Z_A} = \frac{230}{230,8} = 0,997$$

$$R_1 = 50 \Omega \quad \text{καὶ} \quad X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{10^6}{50 \times 314} = 63,7 \Omega.$$

\*Αρα :

$$Z_B = \sqrt{50^2 + 63,7^2} = \sqrt{2500 + 4057,69} = \sqrt{6557,69} = 80,9 \Omega.$$

'Επομένως :

$$I_B = \frac{U}{Z_B} = \frac{230}{80,9} = 2,84 \text{ A}$$

$$\text{ημ } \phi_B = \frac{X_C}{Z_B} = \frac{63,7}{80,9} = 0,787$$

$$\text{συν } \phi_B = \frac{R_1}{Z_B} = \frac{50}{80,9} = 0,610$$

$$I = \Theta K^2 + OK^2 \quad \text{όπου} \quad \Theta K = OM$$

$$\Theta K = OG - OB = I_B \eta \mu \phi_B - I_A \eta \mu \phi_A = 2,84 \times 0,787 - 1 \times 0,029$$

$$\Theta K = 2,235 - 0,027 = 2,208 \text{ A}$$

$$OK = O\Delta + OA = I_A \sigma v \phi_A + I_B \sigma v \phi_B = \\ = 1 \times 0,997 + 2,84 \times 0,61 = 0,997 + 1,732 = 2,729$$

$$I = \sqrt{\Theta K^2 + OK^2} = \sqrt{2,208^2 + 2,729^2} = \sqrt{4,87 + 7,45} = 3,51 \text{ A.}$$

\* Από τὸ διάγραμμα προκύπτει ὅτι τὸ ρεῦμα I προπορεύεται τῆς ἐφαρμοζομένης τάσεως U κατὰ γωνίαν φ, τῆς ὅποιας ἡ ἐφαπτομένη ἔχει τιμήν :

$$\epsilon \phi \varphi = \frac{\Theta K}{OK} = \frac{2,208}{2,729} = 0,81$$

καὶ

$$\sigma v \varphi = \frac{OK}{O\Theta} = \frac{2,729}{3,51} = 0,778 \quad \text{καὶ} \quad \varphi = 39^\circ.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$R = 280 \Omega \quad \text{καὶ} \quad X_L = L\omega = 0,020 \times 314 = 6,28 \Omega.$$

\* Αρα :

$$Z_A = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{280^2 + 6,28^2} = \sqrt{78400} = 280 \Omega.$$

\* Επομένως :

$$I_A = \frac{U}{Z_A} = \frac{230}{280} = 0,82 \text{ A}$$

$$\eta \mu \phi_A = - \frac{X_L}{Z_A} = - \frac{6,28}{280} = 0,022$$

$$\sigma v \phi_A = \frac{R}{Z_A} = \frac{280}{280} = 1$$

$$R_1 = 80 \Omega \quad \text{καὶ} \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{10^6}{20 \times 314} = 159 \Omega.$$

\* Αρα :

$$Z_B = \sqrt{80^2 + 159^2} = \sqrt{6400 + 25281} = \sqrt{31681} = 178 \Omega.$$

Έπομένως :

$$I_B = \frac{230}{178} = 1,29 \text{ A}$$

$$\text{ημ } \varphi_B = \frac{X_C}{Z_B} = \frac{159}{178} = 0,893$$

$$\text{συν } \varphi_B = \frac{R_1}{Z_B} = \frac{80}{178} = 0,449$$

$$I = \sqrt{\Theta K^2 + OK^2}$$

$$\begin{aligned} \Theta K &= O\Gamma - OB = I_B \text{ ημ } \varphi_B - I_A \text{ ημ } \varphi_A = \\ &= 1,29 \times 0,893 - 0,82 \times 0,022 = 1,15 - 0,018 = 1,132 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} OK &= O\Delta + OA = I_A \text{ συν } \varphi_A + I_B \text{ συν } \varphi_B = \\ &= 0,82 \times 1 + 1,29 \times 0,449 = 0,82 + 0,58 = 1,40 \text{ A} \end{aligned}$$

$$I = \sqrt{1,132^2 + 1,4^2} = 1,8 \text{ A}$$

$$\text{συν } \varphi = \frac{OK}{O\Theta} = \frac{1,4}{1,8} = 0,773.$$

5. Δίδεται ότι :

$$R = R' = 20 \Omega.$$

'Εκάστη άντιστασις  $R$  διαρρέεται ύπο ρεύματος έντάσεως :

$$I = 1,73 \text{ A.}$$

'Εκάστη τῶν άντιστάσεων  $R'$  διαρρέεται ύπο ρεύματος έντάσεως :

$$I' = \frac{17,3}{1,73} = 10 \text{ A.}$$

'Η πολική τάσις εἰς τὸ κύκλωμα τοῦ τριγώνου  $ABG$  εἶναι (σχ. 4) :


$$U'_{\pi} = I' \cdot R' = 10 \times 20 = 200 \text{ V.}$$

'Η άντιστοιχος φασική τάσις θὰ εἶναι :

$$U'_{\varphi} = \frac{U'_{\pi}}{1,73} = \frac{200}{1,73} = 115 \text{ V.}$$

'Η πτώσης τάσεως ἡ δημιουργουμένη ύπο έκάστης άντιστάσεως  $R$  εἶναι :
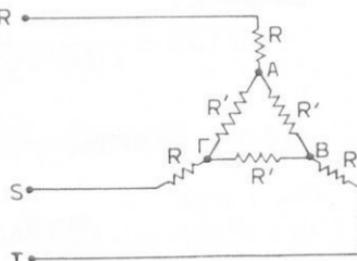
$$I \cdot R = 17,3 \times 20 = 346 \text{ V.}$$



Έπομένως, ή φασική τάσις τοῦ δικτύου θὰ είναι :

$$U_{\varphi} = 346 + 115 = 461 \text{ V}$$

καὶ ή πολική τάσις τοῦ δικτύου :

$$U_{\pi} = 1,73 \cdot U_{\varphi} = 1,73 \times 461 = 798 \text{ V.}$$

### O M A Σ 20ή

1. α) ('Η άπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 20·3, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

β) 'Η μαγνητεγρητική δύναμις δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$J = 1,25 I \cdot N$$

ξξ αὐτοῦ :

$$I = \frac{J}{1,25 N} = \frac{50}{1,25 \times 1000} = \frac{50}{1250} = 0,04 \text{ A.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$I = \frac{J}{1,25 N} = \frac{400}{1,25 \times 800} = \frac{4}{10} = 0,4 \text{ A.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$I = \frac{J}{1,25 N} = \frac{600}{1,25 \times 600} = \frac{1}{1,25} = 0,8 \text{ A.}$$

2. α) ('Η άπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 24·2, 24·3 καὶ 24·4, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

β) 'Η σύνθετος ἀντίστασις τοῦ καταναλωτοῦ ἔχει τιμήν :

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} = \\ &= \sqrt{78,5^2 + (0,25 \times 2 \times 3,14 \times 50)^2} = \\ &= \sqrt{78,5^2 + 78,5^2} = \sqrt{12324,5} = 111 \Omega. \end{aligned}$$

'Η ἐντασίς τοῦ ρεύματος διὰ μέσου τοῦ κυκλώματος ἔχει τιμήν :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{220}{111} = 1,98 \text{ A.}$$

Διὰ τὰς τάσεις  $U_R$  καὶ  $U_L$  ἔχομεν :

$$U_R = I \cdot R = 1,98 \times 78,5 = 155,44 \text{ V.}$$

Η τάσης αὐτὴ είναι ἐν φάσει μὲ τὸ ρεῦμα:

$$U_L = I \cdot X_L = 1,98 \times 78,5 = 155,44 \text{ V.}$$

Η τάσης αὐτὴ προπορεύεται τοῦ ρεύματος κατὰ  $90^\circ$ , ὡς φαίνεται εἰς τὸ διανυσματικὸν διάγραμμα τοῦ σχήματος 1.

Η ἐφηρμοσμένη τάσης  $U = 220 \text{ V}$  είναι τὸ γεωμετρικὸν ἀθροισμα τῶν δύο ἀνωτέρω τάσεων  $U_R$  καὶ  $U_L$ . Η ἐφαπτομένη τῆς φασικῆς ἀποκλίσεως μεταξὺ ἐφηρμοσμένης τάσεως καὶ ἐντάσεως ἔχει τιμήν :

$$\epsilon\phi\varphi = \frac{X_L}{R} = \frac{78,5}{78,5} = 1. \text{ Άρα } \varphi = 45^\circ.$$

Η ἐφηρμοσμένη τάσης προπορεύεται ἐπομένως τοῦ ρεύματος κατὰ γωνίαν  $45^\circ$ . Καὶ ὁ συντελεστὴς ίσχύος ἔχει τιμήν :

$$\sigma\nu\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{78,5}{111} = 0,707.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{55^2 + (0,1 \times 2 \times 3,14 \times 50)^2} = \\ &= \sqrt{55^2 + 314^2} = \sqrt{3025 + 986} = \sqrt{4011} = 63,3 \Omega \end{aligned}$$


$$I = \frac{U}{Z} = \frac{220}{63,3} = 3,4 \text{ A} \quad \text{καὶ}$$

$$U_R = I \cdot R = 3,4 \times 55 = 187 \text{ V} \quad \text{καὶ}$$

$$U_L = I \cdot X_L = 3,4 \times 31,4 = 106,76 \text{ V}$$

$$\epsilon\phi\varphi = \frac{X_L}{R} = \frac{31,4}{55} = 0,57 \quad \text{καὶ} \quad \varphi = 30^\circ$$

$$\sigma\nu\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{55}{63,3} = 0,86$$

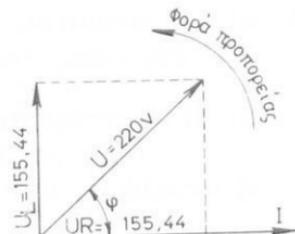

Σχ. 1.

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{100^2 + (0,5 \times 2 \times 3,14 \times 50)^2} = \\ = \sqrt{100^2 + 157^2} = \sqrt{10000 + 24649} = \sqrt{34649} = 186 \Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{220}{186} = 1,2 \text{ A}$$

$$U_R = I \cdot R = 1,2 \times 100 = 120 \text{ V}$$


$$U_L = I \cdot X_L = 1,2 \times 157 = 288 \text{ V}$$

$$\epsilonφ\phi = \frac{X_L}{R} = \frac{157}{100} = 1,57 \quad \phi = 57^\circ 30'$$

$$\sigmaυ\phi\phi = \frac{R}{Z} = \frac{100}{186} = 0,537.$$

3. α) (‘Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 29·7, ‘Ηλεκτρολογίας, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ').

- β) Σημειώνομε ἐπὶ τοῦ σχήματος 2 τὴν πιθανὴν φορὰν τῶν ρευμάτων  $I_1$ ,  $I_2$  καὶ  $I_3$  καὶ ἐκλέγομεν ὡς θετικὴν φορὰν τῶν ΗΕΔ

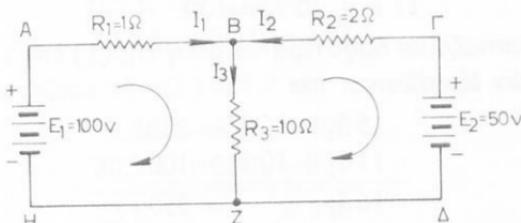

Σχ. 2.

καὶ ρευμάτων τὴν φορὰν περιστροφῆς τῶν δεικτῶν τοῦ ὠρογίου.

Ἐφαρμόζοντες τὴν δευτέραν πρότασιν τοῦ Κίρχωφ εἰς τὸν βρόχον ΑΓΔΗΑ ἔχομεν :

$$E_1 - E_2 = I_1 R_1 - I_2 R_2.$$

(Θεωροῦνται ὡς ἀμελητέαι αἱ ἐσωτερικαὶ ἀντιστάσεις τῶν πηγῶν). Τοποθετοῦντες τὰς δοθείσας τιμὰς ἔχομεν :

$$100 - 50 = 1 I_1 - 2 I_2 \quad \text{ἢ} \quad 50 = I_1 - 2 I_2. \quad (1)$$

Όμοιως είς τὸν βρόχον ABZHA είναι :

$$\begin{aligned} E_1 &= I_1 R_1 + I_3 R_3 \quad \text{η} \\ 100 &= 1 I_1 + 10 I_3 \quad \text{η} \\ 100 &= I_1 + 10 I_3. \end{aligned} \quad (2)$$

Έφαρμόζοντες καὶ εἰς τὸν κόμβον B τὴν πρώτην πρότασιν τοῦ Κίρχωφ ἔχομε τὴν ἔξισωσιν :

$$I_3 = I_1 + I_2. \quad (3)$$

Τὸ πρόβλημα ἀνάγεται πλέον εἰς τὴν ἐπίλυσιν τοῦ συστήματος τῶν τριῶν ἔξισώσεων μὲ τρεῖς ἀγνώστους  $I_1$ ,  $I_2$ , καὶ  $I_3$ . Τὸ σύστημα είναι :

$$I_1 - 2 I_2 = 50 \quad (1)$$

$$I_1 + 10 I_3 = 100 \quad (2)$$

$$I_1 + I_2 = I_3. \quad (3)$$

Ἐὰν ἀντικαταστήσωμε τὸ  $I_3$  εἰς τὴν ἔξισωσιν (2), προκύπτει :

$$I_1 + 10 (I_1 + I_2) = 100 \quad \text{η} \quad I_1 + 10 I_1 + 10 I_2 = 100.$$

Τελικῶς ἔχομε τὸ σύστημα :

$$I_1 - 2 I_2 = 50 \quad (1)$$

$$11 I_1 + 10 I_2 = 100. \quad (2)$$

Πολλαπλασιάζομεν ἀμφότερα τὰ μέλη τῆς (1) ἐπὶ 5 καὶ προσθέτομε τὰς δύο ἔξισώσεις :

$$\begin{array}{r} 5 I_1 - 10 I_2 = 250 \\ 11 I_1 + 10 I_2 = 100 \\ \hline 16 I_1 = 350 \end{array}$$

\*Αρα :

$$I_1 = \frac{350}{16} = 21,87 \text{ A.}$$

Αντικαθιστῶντες τὴν τιμὴν τοῦ  $I_1$  εἰς τὴν πρώτην ἔξισωσιν ἔχομεν :

$$21,87 - 2 I_2 = 50 \quad \text{η}$$

$$- I_2 = \frac{50 - 21,87}{2} = \frac{28,13}{2} = 14,06 \text{ A} \quad \text{η} \quad I_2 = - 14,06 \text{ A.}$$

Τὸ ἀρνητικὸν σημεῖον εἰς τὴν ἔντασιν  $I_2$  σημαίνει ὅτι αὐτὴ ἔχει φορὰν ἀντίθετον ἀπὸ τὴν σημειωθεῖσαν εἰς τὸ σχῆμα.

Αντικαθιστῶντες τὰς τιμὰς τῶν  $I_1$  καὶ  $I_2$  εἰς τὴν τρίτην ἔξισωσιν ἔχομεν :

$$I_3 = I_1 + I_2 = 21,87 - 14,06 = 7,81 \text{ A.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$\begin{aligned} E_1 - E_2 &= I_1 R_1 - I_2 R_2 && \text{ἢ} \\ 150 - 70 &= 0,5 I_1 - 4 I_2 && \text{ἢ} \\ 80 &= 0,5 I_1 - 4 I_2 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} E_1 &= I_1 R_1 + I_3 R_3 && \text{ἢ} \\ 150 &= 0,5 I_1 + 20 I_3 \end{aligned} \quad (2)$$

$$I_3 = I_1 + I_2. \quad (3)$$

Εἰς τὴν δευτέραν ἔξισωσιν ἀντικαθιστῶμεν τὸ  $I_3$  μὲ τὸ ἴσον του ἀπὸ τὴν τρίτην ἔξισωσιν, δπότε ἔχομεν :

$$\begin{aligned} 150 &= 0,5 I_1 + 20 (I_1 + I_2) \\ 150 &= 0,5 I_1 + 20 I_1 + 20 I_2 \\ 150 &= 20,5 I_1 + 20 I_2. \end{aligned} \quad (2')$$

Λαμβάνομεν (1) καὶ (2') καὶ ἔχομεν :

$$0,5 I_1 - 4 I_2 = 80 \quad (1)$$

$$20,5 I_1 + 20 I_2 = 150. \quad (2')$$

Πολλαπλασιάζομε τὴν (1) ἐπὶ 5 καὶ προσθέτομε κατὰ μέλη :

$$\begin{array}{r} 2,5 I_1 - 20 I_2 = 400 \\ 20,5 I_1 + 20 I_2 = 150 \\ \hline 23 I_1 &= 550 \end{array}$$

\*Αρα :

$$I_1 = \frac{550}{23} = 23,9 \text{ A.}$$

Αντικαθιστῶμε τὴν τιμὴν τοῦ  $I_1$  εἰς τὴν ἔξισωσιν (1)

$$0,5 \times 23,9 - 4 I_2 = 80 \quad \text{ἢ}$$

$$- I_2 = \frac{80 - 11,95}{4} = \frac{68,05}{4} = 17 \text{ A} \quad \text{ἢ} \quad I_2 = - 17 \text{ A.}$$

Απὸ τὴν ἔξισωσιν (3) προκύπτει ὅτι :

$$I_3 = 23,9 - 17 = 6,9 \text{ A.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$\begin{aligned} E_1 - E_2 &= I_1 R_1 - I_2 R_2 \\ 200 - 80 &= 2 I_1 - 5 I_2 \end{aligned} \quad (1)$$

$$120 = 2 I_1 - 5 I_2$$

$$E_1 = I_1 R_1 + I_3 R_3 \quad (2)$$

$$200 = 2 I_1 + 30 I_3 \quad (2')$$

$$I_3 = I_1 + I_2 \quad (3)$$

Εἰς τὴν δευτέραν ἔξισωσιν ἀντικαθιστῶμε τὸ  $I_3$  μὲ τὸ ἵσον του:

$$\begin{aligned} 200 &= 2 I_1 + 30 I_1 + 30 I_2 \\ 200 &= 32 I_1 + 30 I_2. \end{aligned} \quad (2'')$$

\*Επιλύομε τὸ σύστημα τῶν ἔξισώσεων (1) καὶ (2''):

$$2 I_1 - 5 I_2 = 120 \quad (1)$$

$$32 I_1 + 30 I_2 = 200. \quad (2'')$$

Πολλαπλασιάζομε τὴν (1) ἐπὶ 6 καὶ προσθέτομεν:

$$\begin{array}{r} 12 I_1 - 30 I_2 = 720 \\ 32 I_1 + 30 I_2 = 200 \\ \hline 44 I_1 = 920 \end{array}$$

\*Αρα:

$$I_1 = \frac{920}{44} = 20,9 \text{ A.}$$

Τοποθετοῦμε τὴν τιμὴν τοῦ  $I_1$  εἰς τὴν (1) καὶ ἔχομεν:

$$2 \times 20,9 - 5 I_2 = 120 \quad \text{ἢ}$$

$$- I_2 = \frac{120 - 41,8}{5} = \frac{78,2}{5} = 15,64 \text{ A} \quad \text{ἢ} \quad I_2 = - 15,64 \text{ A}$$

καὶ ὅπὸ τὴν ἔξισωσιν (3) προκύπτει ὅτι :

$$I_3 = I_1 + I_2 = 20,9 - 15,64 = 5,26 \text{ A.}$$

4. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 10·1, 10·2, 11·1 καὶ 11·6, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α).

β) Εἰς τὴν συνδεσμολογίαν κατ' ἀστέρα:

(α) 'Η τάσις ποὺ ἐφαρμόζεται εἰς κάθε ἀντίστασιν είναι ἡ φα-

σική τάσις τοῦ δικτύου :

$$U_\varphi = \frac{U_\pi}{1,73} = \frac{380}{1,73} = 220 \text{ V.}$$

(β) Η έντασις τοῦ ρεύματος ποὺ περνᾶ ἀπὸ κάθε ἀντίστασιν εύρισκεται ἀπὸ τὸν νόμον τοῦ "Ωμ:

$$I = \frac{220}{10} = 22 \text{ A.}$$

(γ) Η έντασις τοῦ ρεύματος εἰς κάθε συνδετικὸν ἀγωγὸν εἶναι ἵση μὲ τὴν έντασιν εἰς κάθε ἀντίστασιν, δηλαδή :

$$I_{\gamma\rho} = 22 \text{ A.}$$

(δ) Η ίσχὺς ποὺ καταναλίσκεται εἰς κάθε ἀντίστασιν :

$$N_1 = 220 \times 22 = 4840 \text{ W} = 4,84 \text{ kW.}$$

(ε) Η ίσχὺς ποὺ καταναλίσκουν καὶ αἱ τρεῖς ἀντιστάσεις εἶναι φυσικὰ τριπλασία ἀπὸ τὴν ίσχὺν ποὺ καταναλίσκει ἡ μία ἀντίστασις :

$$N_{o\lambda} = 3 N_1 = 3 \times 4840 = 14520 \text{ W} = 14,52 \text{ kW.}$$

Εἰς τὴν συνδεσμολογίαν κατὰ τρίγωνον :

(α) Η τάσις ποὺ ἐφαρμόζεται εἰς κάθε ἀντίστασιν εἶναι ἡ πολική τάσις τοῦ δικτύου :

$$U_\pi = 380 \text{ V.}$$

(β) Η έντασις τοῦ ρεύματος μέσω κάθε ἀντιστάσεως :

$$I = \frac{380}{10} = 38 \text{ A.}$$

(γ) Η έντασις τοῦ ρεύματος εἰς τοὺς συνδετικοὺς ἀγωγοὺς εἶναι :

$$I_{\gamma\rho} = 1 \times 73 \times I = 1,73 \times 38 = 66 \text{ A.}$$

(δ) Η ίσχὺς ποὺ καταναλίσκεται εἰς κάθε ἀντίστασιν :

$$N_1 = 380 \times 38 = 14440 \text{ W} = 14,44 \text{ kW.}$$

(ε) Η συνολικὴ ίσχὺς ποὺ δίδει τὸ δίκτυον :

$$N_{o\lambda} = 3 \times 14440 = 43320 \text{ W} = 43,32 \text{ kW.}$$

*Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:*

Συνδεσμολογία κατ' ἀστέρα :

$$(\alpha) U_{\varphi} = \frac{380}{1,73} = 220 \text{ V}$$

$$(\beta) I = \frac{220}{14} = 15,7 \text{ A}$$

$$(\gamma) I_{\gamma\varphi} = I = 15,7 \text{ A}$$

$$(\delta) N_1 = 220 \times 15,7 = 3454 \text{ W} = 3,454 \text{ kW}$$

$$(\epsilon) N_{\omega} = 3 \cdot N_1 = 3 \times 3454 = 10362 \text{ W} = 10,362 \text{ kW.}$$

Συνδεσμολογία κατὰ τρίγωνον :

$$(\alpha) U_{\pi} = 380 \text{ V}$$

$$(\beta) I = \frac{380}{14} = 27,15 \text{ A}$$

$$(\gamma) I_{\gamma\varphi} = 1,73 \times 27,15 = 46,97 \text{ A}$$

$$(\delta) N = 380 \times 27,15 = 10317 \text{ W} = 10,317 \text{ kW}$$

$$(\epsilon) N_{\omega} = 3 \cdot N_1 = 3 \times 10317 = 30951 \text{ W} = 30,951 \text{ kW}$$

*Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:*

Συνδεσμολογία κατ' ἀστέρα :

$$(\alpha) U = \frac{380}{1,73} = 220 \text{ V}$$

$$(\beta) I = \frac{220}{20} = 11 \text{ A}$$

$$(\gamma) I_{\gamma\varphi} = 11 \text{ A}$$

$$(\delta) N_1 = 220 \times 11 = 2420 \text{ W} = 2,42 \text{ kW}$$

$$(\epsilon) N_{\omega} = 3 \times 2420 = 7260 \text{ W} = 7,26 \text{ kW.}$$

Συνδεσμολογία κατὰ τρίγωνον :

$$(\alpha) U_{\pi} = 380 \text{ V}$$

$$(\beta) I = \frac{380}{20} = 19 \text{ A}$$

$$(\gamma) I_{\gamma\varphi} = 1,73 \times 19 = 33 \text{ A}$$

$$(\delta) N_1 = 380 \times 19 = 7220 \text{ W} = 7,22 \text{ kW}$$

$$(\epsilon) N_{\omega} = 3 \cdot N_1 = 3 \times 7220 = 21660 \text{ W} = 21,66 \text{ kW.}$$

5. "Όταν ή άντλία μᾶς άνυψωνει εἰς 60 μέτρα 100 κυβικά μέτρα ύδωρ, δηλαδή 100000 kg, κάνει ἕνα ἔργον :

$$A = 60 \times 100000 = 6000000 \text{ kgm.}$$

Τὸ ἔργον αὐτὸ γίνεται εἰς χρόνον :

$$t = 25 \times 60 = 1500 \text{ sec.}$$

Ἐπομένως ή ἀποδιδομένη ὑπὸ τῆς άντλίας ἴσχὺς εἶναι :

$$N_x = \frac{A}{t} = \frac{6000000}{1500} = 4000 \frac{\text{kgm}}{\text{sec}}.$$

Ο βαθμὸς ἀποδόσεως τῆς άντλίας εἶναι 0,65. Ἀρα ή ἴσχὺς, ποὺ θὰ παραλαμβάνῃ ή άντλία εἰς τὸν ἀξονά της καὶ ή δόποία εἶναι ἵση μὲ τὴν ἴσχυν ποὺ πρέπει νὰ ἔχῃ ὁ κινητήρ, ὑπολογιζομένη εἰς HP  $\left( 1 \text{ HP} = 75 \frac{\text{kgm}}{\text{sec}} \right)$ , εἶναι :

$$N_x = \frac{N_x}{\eta_x \cdot 75} = \frac{4000}{0,65 \times 75} = 82 \text{ HP.}$$

Ἐφ' ὅσον ὁ κινητήρ ἔχει βαθμὸν ἀποδόσεως 0,85, ή ἴσχὺς ποὺ θὰ ἀπορροφῇ ἀπὸ τὸ δίκτυον, ὑπολογιζομένη εἰς kW ( $1 \text{ HP} = 0,736 \text{ kW}$ ), θὰ εἶναι :

$$N = 0,736 \frac{N_x}{\eta_x} = 0,736 \frac{82}{0,85} = 71 \text{ kW.}$$

Ἡ ἐντασις τοῦ ρεύματος διὰ τῶν ἀγωγῶν τροφοδωτήσεως τοῦ κινητῆρος ὑπολογίζεται διὰ τοῦ τύπου :

$$I = \frac{N}{1,73 \cdot U_{\pi} \cdot \sin \phi} = \frac{71000}{1,73 \times 380 \times 0,8} = \frac{71000}{528} = 134 \text{ A.}$$

Ἀπὸ τοὺς πίνακας ἐπιτρεπομένων ἐντάσεων εἰς χαλκίνους ἀγωγούς ἐκλέγομε τυποποιημένην διατομὴν ἀγωγῶν  $70 \text{ mm}^2$ , εἰς τὴν δόποίαν ἐπιτρέπεται μεγίστη ἐντασις 147 A.

### Ο Μ Α Σ 21 η

1. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 20·4 καὶ 20·6, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος B).

β) Διὰ νὰ ὑπολογίσωμε τὴν τιμὴν τῆς ἀναπτυσσομένης ἡλεκτρεγερ-  
τικῆς δυνάμεως θὰ ἐφαρμόσωμε τὸν τύπον :

$$E = \frac{(\Phi_2 - \Phi_1) N}{t \cdot 10^8} \text{ βόλτ.}$$

Ἐπομένως πρέπει νὰ καθορίσωμε τὴν μεταβολὴν  $\Phi_2 - \Phi_1$  τῆς μα-  
γνητικῆς ροής διὰ κάθε σπείραν τοῦ πηνίου μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ  
τύπου :

Ἡ διατομὴ τοῦ πηνίου εἶναι :  $\Phi = B \cdot F$  μάξγουελ.

$$F = 20 \times 20 = 400 \text{ cm}^2.$$

Ἐπομένως :

$$\Phi_1 = B_1 \cdot F = 0 \times 400 = 0 \text{ μάξγουελ}$$

$$\Phi_2 = B_2 \cdot F = 6000 \times 400 = 2400000 \text{ μάξγουελ.}$$

Ἐὰν θέσωμε τὰς τιμὰς αὐτὰς εἰς τὸν ἀνωτέρω τύπον ἔχομεν :

$$E = \frac{(\Phi_2 - \Phi_1) N}{10^8} = \frac{(2400000 - 0) 50}{\frac{1}{100} \times 10^8} = 24 \times 5 = 120 \text{ V.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$\Phi_1 = B_1 \cdot F = 1000 \times 400 = 400000 \text{ μάξγουελ}$$

$$\Phi_2 = B_2 \cdot F = 9000 \times 400 = 3600000 \text{ μάξγουελ}$$

$$E = \frac{(\Phi_2 - \Phi_1) N}{t \cdot 10^8} = \frac{(3600000 - 400000) 100}{\frac{1}{50} \times 10^8} =$$

$$= \frac{3200000 \times 100 \times 50}{10^8} = 160 \text{ V.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$\Phi_1 = B_1 \cdot F = 2000 \times 400 = 800000 \text{ μάξγουελ}$$

$$\Phi_2 = B_2 \cdot F = 10000 \times 400 = 4000000 \text{ μάξγουελ.}$$

$$E = \frac{(4000000 - 800000) 200}{\frac{1}{25} \times 10^8} = \frac{3200000 \times 200 \times 25}{10^8} =$$

$$= 32 \times 5 = 160 \text{ V.}$$

2. α) (‘Η άπαντησις ἐκ τῶν παραγράφων 25·1, 25·2 καὶ 25·4, ’Ηλεκτρολογίας, ‘Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ’).

β) Η σύνθετος ἀντίστασις τοῦ πηνίου ἔχει τιμήν :

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} = \\ &= \sqrt{94,2^2 + (0,4 \times 2 \times 3,14 \times 50)^2} = \\ &= \sqrt{94,2^2 + 125,6^2} = \sqrt{24649} = 157 \Omega. \end{aligned}$$

Η ἔντασις τοῦ ρεύματος ἔχει τιμήν :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{157}{157} = 1 \text{ A}$$

καὶ ὁ συντελεστὴς ισχύος τοῦ πηνίου ἔχει τιμήν :

$$\text{συν } \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{94,2}{157} = 0,6.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{47,1^2 + (0,2 \times 2 \times 3,14 \times 50)^2} \quad \text{ἢ} \quad \sqrt{47,1^2 + 62,8^2} = \\ &= \sqrt{6162,25} = 78,5 \Omega \\ I &= \frac{157}{78,5} = 2 \text{ A} \quad \text{καὶ} \\ \text{συν } \varphi &= \frac{47,1}{78,5} = 0,6. \end{aligned}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{62,8^2 + (0,15 \times 2 \times 3,14 \times 50)^2} = \sqrt{62,8^2 + 47,1^2} = \\ &= \sqrt{6162,25} = 78,5 \Omega \\ I &= \frac{157}{78,5} = 2 \text{ A} \quad \text{καὶ} \\ \text{συν } \varphi &= \frac{62,8}{78,5} = 0,8. \end{aligned}$$

3. α) Αἱ ίδιότητες τοῦ τριγωνικοῦ τριφασικοῦ συστήματος εἰναι :

(α) "Οταν τριγωνικὸν τριφασικὸν σύστημα λειτουργῇ ἐν κενῷ, δηλαδὴ ὅταν δὲν προφοδοτῇ καταναλωτάς, ἡλεκτρικὸν ρεῦμα δὲν κυκλοφορεῖ μέσω τοῦ συστήματος.

(β) Αἱ ἐνδεικνυμέναι τιμαὶ τῶν φασικῶν τάσεων εἰναι ἵσαι πρὸς τὰς ἐνδεικνυμένας τιμὰς τῶν πολικῶν τάσεων.

(γ) Εἰς τὴν περίπτωσιν ὁμοιομόρφου φορτίου τῶν τριῶν φάσεων, δηλαδὴ ἔὰν αἱ ἐνδεικνυμέναι τιμαὶ τῶν ἐντάσεων εἰς τὰς 3 φάσεις εἰναι ἵσαι μεταξύ των, τότε καὶ αἱ ἐνδεικνυμέναι τιμαὶ τῶν ἐντάσεων εἰς τὰς 3 γραμμὰς εἰναι ἵσαι μεταξύ των. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ ἐνδεικνυμένη τιμὴ τῆς ἐντάσεως εἰς τὰς γραμμὰς εἰναι κατὰ  $\sqrt{3}$  φορὰς μεγαλυτέρα τῆς ἐνδεικνυμένης τιμῆς τῆς ἐντάσεως εἰς τὰς φάσεις, ἥτοι :

$$I_{\gamma p} = \sqrt{3} \cdot I_{\phi} = 1,73 \cdot I_{\phi}.$$

(Ἡλεκτρολογία, Ἰδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 29·8).

β) Σημειώνομεν ἐπὶ τοῦ σχήματος 1 τὴν πιθανὴν φορὰν κάθε ρεύματος. Ἐπίσης ἐκλέγομεν ὡς θετικὴν φορὰν τῶν ΗΕΔ καὶ ρευμάτων τὴν φορὰν περιστροφῆς τῶν δεικτῶν τοῦ ὀρολογίου. Κατόπιν ἐφαρμόζομε τὴν πρώτην πρότασιν τοῦ Κίρχωφ εἰς τοὺς κόμβους A, B καὶ Δ. Ἀπὸ τὸν κόμβον A ἔχομε τὴν ἔξισωσιν :

$$I_3 = I - I_1. \quad (\alpha)$$

Ἀπὸ τὸν κόμβον B ἔχομε τὴν ἔξισωσιν :

$$I_4 = I_1 + I_2 \quad \text{καὶ} \quad (\beta)$$

ἀπὸ τὸν κόμβον Δ ἔχομε τὴν ἔξισωσιν :

$$I_5 = I_3 - I_2 = (I - I_1) - I_2 = I - I_1 - I_2. \quad (\gamma)$$


Ἐφαρμόζοντες καὶ τὴν δευτέραν πρότασιν τοῦ Κίρχωφ εἰς τὸν βρόχον ΑΒΔΑ ἔχομεν :

$$\begin{aligned} -R_1 I_1 + R_2 I_2 + R_3 I_3 &= 0 \\ -1 I_1 + 2 I_2 + 3 I_3 &= 0. \end{aligned}$$

Ἐὰν ἀντικαταστήσωμε τὴν  $I_3$  μὲ τὸ ἵσον της ἀπὸ τὴν (α):

$$-I_1 + 2 I_2 + 3(I - I_1) = 0$$

$$\text{καὶ} \quad 4 I_1 - 2 I_2 - 3 I = 0. \quad (1)$$

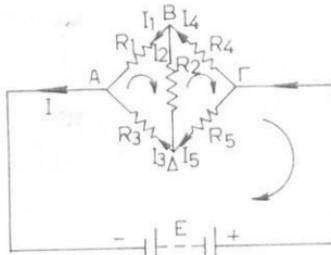

Σχ. 1.

Εις τὸν βρόχον ΓΔΒΓ ἔχομεν :

$$\begin{aligned} -R_2I_2 - R_4I_4 + R_5I_5 &= 0 \quad \text{η} \\ -2I_2 - 4I_4 + 5I_5 &= 0 \quad \text{η} \end{aligned}$$

ἀντικαθιστῶντες τὰς  $I_4$  καὶ  $I_5$  μὲ τὰ ἵσα των ἀπὸ τὰς (β) καὶ (γ)

$$\begin{aligned} -2I_2 - 4(I_1 + I_2) + 5(I - I_1 - I_2) &= 0 \quad \text{η} \\ -2I_2 - 4I_1 - 4I_2 + 5I - 5I_1 - 5I_2 &= 0 \quad \text{η} \\ -9I_1 - 11I_2 + 5I &= 0. \end{aligned} \quad (2)$$

Εις τὸν βρόχον ΑΒΓΕΑ ἔχομεν :

$$\begin{aligned} -R_1I_1 - R_4I_4 &= -E \quad \text{η} \\ -1I_1 - 4I_4 &= -10 \quad \text{η} \end{aligned}$$

ἀντικαθιστῶντες τὴν  $I_4$ :

$$\begin{aligned} -I_1 - 4(I_1 + I_2) &= -10 \quad \text{η} \\ 5I_1 + 4I_2 &= 10. \end{aligned} \quad (3)$$

Τὸ πρόβλημα ἀνάγεται πλέον εἰς τὴν ἐπίλυσιν τοῦ συστήματος τῶν τριῶν ἔξισώσεων (1), (2) καὶ (3) :

$$4I_1 - 2I_2 - 3I = 0 \quad (1)$$

$$-9I_1 - 11I_2 + 5I = 0. \quad (2)$$

Διὰ πολλαπλασιασμοῦ τῆς πρώτης ἐπὶ 5 καὶ τῆς δευτέρας ἐπὶ 3 καὶ προσθέτοντες λαμβάνομεν :

$$\begin{aligned} 20I_1 - 10I_2 - 15I &= 0 \\ -27I_1 - 33I_2 + 15I &= 0 \\ \hline -7I_1 - 43I_2 &= 0 \quad \text{η} \\ I_1 &= -\frac{43}{7}I_2. \end{aligned}$$

Οπότε ἀντικαθιστῶντες εἰς τὴν ἔξισωσιν (3) τὴν τιμὴν τοῦ  $I_1$  λαμβάνομεν :

$$\begin{aligned} 5\left(-\frac{43}{7}\right)I_2 + 4I_2 &= 10 \quad \text{η} \\ -\frac{215}{7}I_2 + 4I_2 &= 10 \quad \text{η} \end{aligned}$$

$$-\frac{215}{7}I_2 = 10 \quad \text{καὶ} \quad I_2 = -\frac{70}{187} = -0,374 \text{ A.}$$

Τὸ σημεῖον (—) τοῦ ρεύματος  $I_2$  μᾶς καθιστᾶ φανερὸν ὅτι ἡ φορά του εἶναι ἀντίθετος πρὸς ἐκείνην ποὺ ἐσημειώθη ἐπὶ τοῦ σχήματος.  
Ἡ τιμὴ του  $I_1$  θὰ εἴναι :

$$I_1 = -\frac{43}{7} \times 0,374 = 2,3 \text{ A.}$$

Ἄπὸ τὴν ἔξισωσιν (1), εἰς τὴν ὁποίαν τὰ  $I_1$  καὶ  $I_2$  εἴναι τώρα γνωστά, προκύπτει ὅτι :

$$4 \times 2,3 + 2 \times 0,374 - 3 I = 0 \quad \text{ἢ}$$

$$3 I = 9,2 + 0,748 \quad \text{ἢ}$$

$$3 I = 9,948 \quad \text{ἢ} \quad I = \frac{9,948}{3} = 3,316 \text{ A.}$$

Ἡ συνολικὴ σύνθετος ἀντίστασις θὰ εἴναι :

$$R_{\text{ολ}} = \frac{U}{I} = \frac{10}{3,316} \simeq 3 \Omega.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

Αἱ τρεῖς ἔξισώσεις ( $\alpha$ ), ( $\beta$ ) καὶ ( $\gamma$ ) ἴσχυουν καὶ ἐδῶ. Ἐφαρμόζοντες τὴν δευτέραν πρότασιν τοῦ Κίρχωφ εἰς τὸν βρόχον ΑΒΔΑ ἔχομεν :

$$\begin{aligned} -2 I_1 + 1 I_2 + 5 I_3 &= 0 & \text{ἢ} \\ -2 I_1 + 1 I_2 + 5 (I - I_1) &= 0 & \text{ἢ} \\ -2 I_1 + I_2 + 5 I - 5 I_1 &= 0 & \text{ἢ} \\ 7 I_1 - I_2 - 5 I &= 0. & \end{aligned} \tag{1}$$

Εἰς τὸν βρόχον ΓΔΒΓ ἔχομεν :

$$\begin{aligned} -1 I_2 - 3 I_4 + 4 I_5 &= 0 & \text{ἢ} \\ -I_2 - 3 (I_1 + I_2) + 4 (I - I_1 - I_2) &= 0 & \text{ἢ} \\ -I_2 - 3 I_1 - 3 I_2 + 4 I - 4 I_1 - 4 I_2 &= 0 & \text{ἢ} \\ -7 I_1 - 8 I_2 + 4 I &= 0. & \end{aligned} \tag{2}$$

Εἰς τὸν βρόχον ΑΒΓΕΑ ἔχομεν :

$$\begin{aligned} -2 I_1 - 3 I_4 &= -10 & \text{ἢ} \\ 2 I_1 + 3 (I_1 + I_2) &= 10 & \text{ἢ} \\ 2 I_1 + 3 I_1 + 3 I_2 &= 10 & \text{ἢ} \\ 5 I_1 + 3 I_2 &= 10. & \end{aligned} \tag{3}$$

\*Έκ τῶν δύο πρώτων έξισώσεων λαμβάνομεν :

$$\begin{array}{l} 7I_1 - I_2 - 5I = 0 \quad (1) \\ -7I_1 - 8I_2 + 4I = 0 \quad (2) \end{array} \quad \begin{array}{l} 28I_1 - 4I_2 - 20I = 0 \\ -35I_1 - 40I_2 + 20I = 0 \\ \hline -7I_1 - 44I_2 = 0 \end{array} \quad \text{η}$$

$$7I_1 = -44I_2 \quad \text{καὶ} \quad I_1 = \frac{44}{7}I_2,$$

όπότε τὴν τιμὴν αὐτὴν ἀντικαθιστῶμεν εἰς τὴν έξισωσιν (3) :

$$\begin{aligned} 5 \times \left( -\frac{44}{7}I_2 \right) + 3I_2 &= 10 \quad \text{η} \\ -\frac{220}{7}I_2 + \frac{21}{7}I_2 &= 10 \quad \text{η} \quad -\frac{199}{7}I_2 = 10 \quad \text{καὶ} \\ I_2 &= -\frac{70}{199} = -0,351 \text{ A.} \end{aligned}$$

\*Επομένως  $I_1 = -\frac{44}{7}I_2 - \frac{44}{7} \times (-0,351) = 2,2 \text{ A.}$

Τέλος ἀπὸ τὴν έξισωσιν (1) λαμβάνομεν τὴν τιμὴν τοῦ I :

$$\begin{aligned} 7 \times 2,2 + 0,351 - 5I &= 0 \quad \text{η} \\ 15,4 + 0,351 - 5I &= 0 \quad \text{η} \\ 15,75 = 5I \quad \text{καὶ} \quad I &= \frac{15,75}{5} = 3,15 \text{ A.} \end{aligned}$$

\*Άρα ἡ συνολικὴ σύνθετος ἀντίστασις εἶναι :

$$R_{\text{oλ}} = \frac{U}{I} = \frac{10}{3,15} = 3,170 \Omega.$$

*Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:*

Εἰς τὸν βρόχον ΑΒΔΑ ἔχομεν :

$$\begin{array}{l} -3I_1 + 4I_2 + 2I_3 = 0 \quad \text{η} \\ -3I_1 + 4I_2 + 2(I - I_1) = 0 \quad \text{η} \\ 5I_1 - 4I_2 - 2I = 0. \end{array} \quad (1)$$

Εἰς τὸν βρόχον ΓΔΒΓ ἔχομεν :

$$\begin{array}{l} -4I_2 - 5I_4 + 1I_5 = 0 \\ -4I_2 - 5(I_1 + I_2) + (I - I_1 - I_2) = 0 \\ -4I_2 - 5I_1 - 5I_2 + I - I_1 - I_2 = 0 \\ -6I_1 - 10I_2 + I = 0. \end{array} \quad (2)$$

Εις τὸν βρόχον ΑΒΓΕΑ ἔχομεν :

$$\begin{aligned} -3I_1 - 5I_4 &= -10 && \text{ἢ} \\ 3I_1 + 5(I_1 + I_2) &= 10 \\ 8I_1 + 5I_2 &= 10. \end{aligned} \quad (3)$$

Έκ τῶν δύο πρώτων ἔξισώσεων πολλαπλασιάζοντες τὴν δευτέραν ἐπὶ 2 καὶ προσθέτοντες λαμβάνομεν :

$$\begin{aligned} -7I_1 - 24I_2 &= 0 && \text{ἢ} \\ I_1 &= -\frac{24}{7}I_2 && \text{ἢ} \\ I_1 &= -3,428I_2 \end{aligned}$$

καὶ συνεπῶς ἀπὸ τὴν (3) ἔχομεν :

$$\begin{aligned} 8 \times (-3,428I_2) + 5I_2 &= 10, && \text{ἢ} \\ -27,504I_2 + 5I_2 &= 10 && \text{ἢ} \\ -22,5 \cdot I_2 &= 10 \quad \text{καὶ} \quad I_2 = -\frac{10}{22,5} = -0,443 \text{ A.} \end{aligned}$$

Ἐπομένως  $I_1 = -3,428 \times (-0,443) = 1,518 \text{ A.}$

Τέλος ἀπὸ τὴν ἔξισωσιν (1) λαμβάνομεν :

$$5 \times (1,518) - 4(-0,443) - 2I = 0 \quad \text{ἢ}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{9,362}{2} = 4,681 \text{ A} \quad \text{καὶ} \\ R_{o\lambda} &= \frac{U}{I} = \frac{10}{4,681} = 2,13 \Omega. \end{aligned}$$

4. α) Κατὰ τὴν σύνδεσιν συσσωρευτῶν ἐν σειρᾶ συνδέεται ὁ θετικὸς πόλος τοῦ πρώτου συσσωρευτοῦ μὲ τὸν ἀρνητικὸν πόλον τοῦ δευτέρου συσσωρευτοῦ, ὁ θετικὸς πόλος τοῦ δευτέρου μὲ τὸν ἀρνητικὸν πόλον τοῦ τρίτου κ.ο.κ.

Τελικῶς, παραμένουν ἔλευθεροι ὁ ἀρνητικὸς πόλος τοῦ πρώτου συσσωρευτοῦ καὶ ὁ θετικὸς πόλος τοῦ τελευταίου συσσωρευτοῦ, οἱ δόποιοι ἀποτελοῦν καὶ τοὺς πόλους τῆς δημιουργουμένης συστοιχίας.

Αἱ ιδιότητες τῆς ἐν σειρᾶ συνδέσεως συσσωρευτῶν εἰναι αἱ ἔξῆς :

1. Ἡ ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις τῆς δημιουργουμένης συστοιχίας

Ισοῦται μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν ἡλεκτρεγερτικῶν δυνάμεων τῶν ἐν σειρᾶ συνδεδεμένων συσσωρευτῶν.

2. 'Η ἑσωτερικὴ ἀντίστασις τῆς δημιουργουμένης συστοιχίας είναι ἐπίσης ἵση πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ἑσωτερικῶν ἀντιστάσεων τῶν ἐν σειρᾶ συνδεδεμένων συσσωρευτῶν.
3. 'Η χωρητικότης εἰς ἀμπερώρια τῆς δημιουργουμένης συστοιχίας είναι ἡ ἴδια μὲ τὴν χωρητικότητα τοῦ ἐνὸς συσσωρευτοῦ, ἐὰν ὅλοι οἱ συνδεδεμένοι συσσωρευταὶ είναι τῆς ἴδιας χωρητικότητος. 'Επομένως ἡ παροχὴ ρεύματος ὑπὸ τῆς συστοιχίας καθορίζεται ὑπὸ τῆς ἴδιας χωρητικότητος τοῦ ἐνὸς συσσωρευτοῦ.

Τὴν σύνδεσιν συσσωρευτῶν ἐν σειρᾶ τὴν χρησιμοποιοῦμεν, ὅταν μᾶς χρειάζεται νὰ ἔχωμεν ἡλεκτρεγερτικὴν δύναμιν μεγαλυτέραν, ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὅποιαν παρέχει ὁ ἕνας συσσωρευτής.

Κατὰ τὴν σύνδεσιν πρέπει νὰ προσέχωμεν, ὥστε πάντοτε νὰ συνδέωμε τὸν θετικὸν πόλον τοῦ ἐνὸς συσσωρευτοῦ μὲ τὸν ἀρνητικὸν πόλον τοῦ ἐπομένου συσσωρευτοῦ. 'Επίσης, φρόνιμον είναι, ὅλοι οἱ ἐν σειρᾶ συνδεδεμένοι συσσωρευταὶ νὰ εἰναι τῆς ἴδιας χωρητικότητος, διότι, ὅπως ἀνεφέρθη καὶ ἀνωτέρω, τὴν παροχὴν ρεύματος ὑπὸ τῆς συστοιχίας θὰ τὴν καθορίσῃ ὁ συσσωρευτής μὲ τὴν μικρότεραν χωρητικότητα.

Κατὰ τὴν σύνδεσιν συσσωρευτῶν ἐν παραλλήλω, οἱ θετικοὶ πόλοι ὅλων τῶν συσσωρευτῶν συνδέονται μαζὶ καὶ σχηματίζουν ἕνα κοινὸν θετικὸν πόλον. 'Επίσης, οἱ ἀρνητικοὶ πόλοι ὅλων τῶν συσσωρευτῶν συνδέονται μαζὶ καὶ σχηματίζουν ἕνα κοινὸν ἀρνητικὸν πόλον.


Αἱ ἴδιότητες τῆς ἐν παραλλήλω συνδέσεως συσσωρευτῶν είναι αἱ ἔξης :

1. 'Ηλεκτρεγερτικὴ δύναμις τῆς δημιουργουμένης συστοιχίας είναι ἵση πρὸς τὴν ἡλεκτρεγερτικὴν δύναμιν τοῦ ἐνὸς συσσωρευτοῦ.
2. 'Η ἑσωτερικὴ ἀντίστασις τῆς δημιουργουμένης συστοιχίας, είναι Ν φοράς μικροτέρα τῆς ἑσωτερικῆς ἀντιστάσεως τοῦ ἐνὸς συσσωρευτοῦ, ἐὰν Ν είναι τὸ πλῆθος τῶν ἐν παραλλήλω συνδεδεμένων συσσωρευτῶν.

3. Η χωρητικότης εις άμπερώρια της δημιουργουμένης συστοιχίας είναι  $N$  φοράς μεγαλυτέρα της χωρητικότητος του ένος συσσωρευτού, έκαν  $N$  είναι το πλήθος των έν παραλλήλω συνδεδεμένων συσσωρευτῶν και είναι όλοι της ίδιας χωρητικότητος. Η μεγίστη δε παρεχομένη έντασης είναι ίση πρὸς τὴν μεγίστην έντασιν του ένος συσσωρευτού ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν έν παραλλήλω συνδεδεμένων συσσωρευτῶν.

β) Η ασκησις είναι ή ίδια μὲ τὴν 17(5 α), εἰς τὴν ὅποιαν εὑρέθη ὅτι :

$$\text{I}_1 = 121 \text{ A}, \quad \text{I}_2 = 151 \text{ A} \\ \text{καὶ} \quad \text{I} = 252 \text{ A.}$$

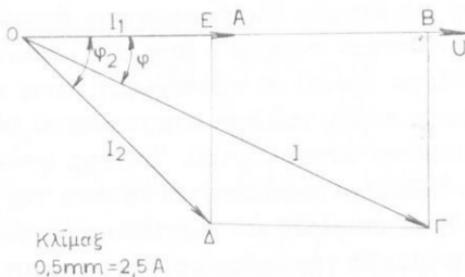

Σχ. 2.

Έδω ζητεῖται ἐπὶ πλέον καὶ τὸ συνφ. Απὸ τὸ σχῆμα 2 φαίνεται ὅτι :

$$\text{συνφ} = \frac{\text{OB}}{\text{OG}} = \frac{\text{OA} + \text{AB}}{\text{OG}} = \frac{\text{OA} + \text{OE}}{\text{OG}} = \frac{\text{OA} + \text{OD} \cdot \text{συνφ}_2}{\text{OG}}.$$

\*Αρα :

$$\text{συνφ} = \frac{\text{I}_1 + \text{I}_2 \cdot \text{συνφ}_2}{\text{I}} = \frac{121 + 151 \times 0,7}{252} = \frac{226,7}{252} = 0,9.$$

Διὰ τὰ ἔντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$\text{I}_1 = \frac{110000}{1,73 \times 380 \times 1} \simeq 167 \text{ A}$$

$$\text{I}_2 = \frac{90000}{1,73 \times 380 \times 0,7} \simeq 195 \text{ A}$$

$$\text{I} = \sqrt{\text{OB}^2 + \text{BG}^2}.$$

Είναι όμως :

$$OB = OA + AB = I_1 + I_2 \text{ συν } \varphi_2 = 167 + 195 \times 0,7 = 303,5 \text{ A}$$

$$BG = ED = I_2 \text{ ημ } \varphi_2 = 195 \times 0,713 = 139 \text{ A.}$$

"Αρα :

$$I = \sqrt{303,5^2 + 139^2} = 334 \text{ A}$$

$$\text{συν } \varphi = \frac{OB}{I} = \frac{303,5}{334} = 0,91.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$I_1 = \frac{130000}{1,73 \times 380 \times 1} = 197 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{110000}{1,73 \times 380 \times 0,7} \simeq 239 \text{ A}$$

$$OB = 197 + 239 \times 0,7 = 364 \text{ A}$$

$$BG = 239 \times 0,713 = 170 \text{ A}$$

$$I = \sqrt{364^2 + 170^2} = 402 \text{ A}$$

$$\text{συν } \varphi = \frac{364}{402} = 0,9.$$

5. α) 'Από τὴν σχέσιν  $I = \frac{N}{U}$  προκύπτει ότι ή κανονική ἔντασις λειτουργίας κάθε λαμπτῆρος είναι :

$$I_1 = \frac{N_1}{U} = \frac{40}{110} = 0,36 \text{ A} \quad \text{καὶ}$$

$$I_2 = \frac{N_2}{U} = \frac{100}{110} = 0,9 \text{ A.}$$

'Επομένως ή ἀντίστασις κάθε λυχνίας είναι :

$$R_1 = \frac{U}{I_1} = \frac{110}{0,36} = 305 \Omega \quad \text{καὶ}$$

$$R_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{110}{0,9} \simeq 122 \Omega.$$

Οι λαμπτήρες αύτοί είναι συνδεδεμένοι μεταξύ των. Υπάρχει συνολική άντιστασής των είναι :

$$R = R_1 + R_2 = 305 + 122 = 427 \Omega.$$

Η έντασης του ρεύματος διά μέσου των δύο λαμπτήρων θα είχε τιμήν :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{427} = 0,515 \text{ A.}$$

Είναι προφανές ότι διαρρέεται ύποτο ρεύματος 0,515 A στην 0,36 A, πού είναι ή κανονική του έντασης λειτουργίας. Επομένως διαρρέεται μεγαλυτέρων ίσχυν από την κανονική του και θα υπερθερμαίνεται με κίνδυνον νά καταστραφῇ.

Ο λαμπτήρ των 100W μέχρι της καταστροφῆς του προηγουμένου και διακοπῆς του κυκλώματος θα έργαζεται με μειωμένη ίσχυν.

β) Οι γνώμονες μετρήσεως της ηλεκτρικής ένεργειας εις τὰς οἰκίας είναι συνήθως μονοφασικοί. Αναγράφουν λοιπὸν ἐπὶ τῆς πινακίδος των τὰ ἔχεις στοιχεῖα :

Τὸ εἶδος του ρεύματος (συνεχὲς ή ἐναλλασσόμενον), διὰ τὸ ὅποιον είναι κατεσκευασμένος.

Τὴν μεγίστην έντασιν.

Τὰς στροφὰς του δίσκου, αἱ ὅποιαι ἀντιστοιχοῦν εἰς ἓνα ὠριαῖον κιλοβάττ (π.χ. 1 kWh = 480 στροφαὶ).

Τὸν τύπον του μετρητοῦ

Τὸν ἀριθμὸν του μετρητοῦ

Τὴν ἐπωνυμίαν του ἔργοστασίου κατασκευῆς.

### O M A S 22α

1. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 19·11 καὶ 21·3, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος B).

- β) 'Η τιμὴ τῆς ἀναπτυσσομένης ΗΕΔ ἔξι ἐπαγγωγῆς ἐντὸς εύθυγράμμου ἀγωγοῦ τέμνοντος καθέτως τὰς μαγνητικὰς γραμμὰς

δίδεται άπό τήν σχέσιν :

$$E = \frac{B \cdot l \cdot v}{10^3} \text{ βόλτα}$$

ὅπου  $v$  είναι ή ταχύτης τοῦ άγωγοῦ εἰς cm/sec. \*Αρα  
 $v = 18 \text{ m/sec} = 1800 \text{ cm/sec.}$

Συνεπῶς :

$$E = \frac{B \cdot l \cdot v}{10^8} = \frac{6000 \times 15 \times 1800}{10^8} = \frac{6 \times 15 \times 18}{10^3} = \\ = \frac{1620}{1000} = 1,62 \text{ V.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα :

$$E = \frac{8000 \times 20 \times 1500}{10^8} = \frac{2400}{10^3} = 2,4 \text{ V.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα :

$$E = \frac{5000 \times 25 \times 2500}{10^8} = \frac{3125}{10^3} = 3,125 \text{ V.}$$

3. α) ('Η άπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 25·5, 25·6 καὶ 25·9, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ').

β) 'Η σύνθετος ἀντίστασις τοῦ καταναλωτοῦ ἔχει τιμήν :

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2},$$

$$\text{ὅπου } X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{10^6}{10 \times 2 \times 3,14 \times 50} = \frac{10^6}{314 \times 10} = 318,4 \Omega.$$

\*Αρα :

$$(\alpha) \quad Z = \sqrt{238,8^2 + 318,4^2} = \sqrt{57025,44 + 101378,56} = \\ = \sqrt{158404} = 398 \Omega.$$

(β) 'Η ἔντασις ρεύματος διὰ μέσου τοῦ καταναλωτοῦ είναι :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{398}{398} = 1 \text{ A.}$$

(γ) Όσυντελεστής ισχύος τοῦ καταναλωτοῦ :

$$\text{συν } \phi = \frac{R}{Z} = \frac{238,8}{398} = 0,6.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{10^6}{16 \times 2 \times 3,14 \times 50} = \frac{10^6}{16 \times 314} = 199 \Omega.$$

\*Αρα :

$$(α) \quad Z = \sqrt{199^2 + 199^2} = \sqrt{39601 + 39601} = 281 \Omega.$$

$$(β) \quad I = \frac{U}{Z} = \frac{225,2}{281} = 0,8 \text{ A} \quad \text{και}$$

$$(γ) \quad \text{συν } \phi = \frac{R}{Z} = \frac{199}{281} = 0,708.$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{10^6}{32 \times 2 \times 3,14 \times 50} = \frac{10^6}{32 \times 314} = 99,5 \Omega.$$

\*Αρα :

$$(α) \quad Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{172,4^2 + 99,5^2} = \\ = \sqrt{29721,76 + 9900,25} = 199 \Omega.$$

$$(β) \quad I = \frac{U}{Z} = \frac{220}{199} = 1,1 \text{ A} \quad \text{και}$$

$$(γ) \quad \text{συν } \phi = \frac{R}{Z} = \frac{172,4}{199} = 0,866.$$

3. α) Τὸ ρεῦμα, τὸ ὅποιον κυκλοφορεῖ μέσω τοῦ ἀπλοῦ ἐπαγωγικοῦ καταναλωτοῦ, ἔχει τὴν ίδιαν συχνότητα μὲ τὴν συχνότητα τῆς τάσεως, ἡ ὅποια ἐφαρμόζεται εἰς τὰ ἄκρα του, δηλαδὴ εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν, τὸ ρεῦμα θὰ είναι συχνότητος  $f$  Hz. Τὸ ρεῦμα μέσω τοῦ ἀπλοῦ ἐπαγωγικοῦ καταναλωτοῦ καθυστερεῖ τῆς ἐφαρμοζούμενης τάσεως εἰς τὰ ἄκρα του κατὰ 90 ἡλεκτρικὰς μοίρας:  $\phi = 90^\circ$ .

‘Η ἐνδεικνυμένη τιμὴ τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος είναι :

$$I = \frac{U}{X_L} = \frac{U}{\omega L} = \frac{U}{2\pi f L}.$$


ὅπου :

I ή ἔντασις τοῦ ρεύματος, εἰς ἀμπέρ

U ή ἐφαρμοζομένη τάσις, εἰς βόλτη

L δ συντελεστής αύτεπαγωγῆς τοῦ καταναλωτοῦ εἰς ἄνρυ  
καὶ f ἡ συχνότης τῆς ἐφαρμοζομένης ἐναλλασσομένης τάσεως εἰς H.  
('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 27·3).

β) Διὰ νὰ ὑπολογίσωμε τὴν σύνθετον ἀντίστασιν τοῦ κυκλώματος ἐργαζόμεθα ὡς ἔξης (σχ. 1):

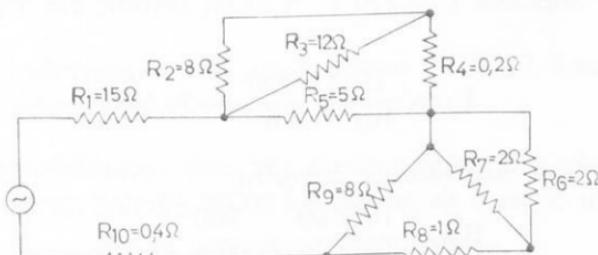

Σχ. 1.

Αἱ R<sub>2</sub> καὶ R<sub>3</sub> εἰναι ἐν παραλλήλω, ἄρα :

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{8 \times 12}{8 + 12} = 4,8 \Omega.$$

Ἡ R<sub>23</sub> εἰναι ἐν σειρᾶ μὲ τὴν R<sub>4</sub>, ἄρα :

$$R_{234} = R_{23} + R_4 = 4,8 + 0,2 = 5 \Omega.$$

Ἡ R<sub>234</sub> εἰναι ἐν παραλλήλω μὲ τὴν R<sub>5</sub>, ἄρα :

$$R_{2345} = \frac{R_{234} \cdot R_5}{R_{234} + R_5} = \frac{5 \times 5}{5 + 5} = 2,5 \Omega.$$

Αἱ R<sub>6</sub> καὶ R<sub>7</sub> εἰναι παράλληλοι, ἄρα :

$$R_{67} = \frac{R_6 \cdot R_7}{R_6 + R_7} = \frac{2 \times 2}{2 + 2} = 1 \Omega.$$

Ἡ R<sub>67</sub> εἰναι ἐν σειρᾶ μὲ τὴν R<sub>8</sub>, ἄρα :

$$R_{678} = R_{67} + R_8 = 1 \Omega + 1 \Omega = 2 \Omega.$$

Έχει το ρεύμα  $I_{o\lambda}$  παράλληλος με την αντίσταση  $R_9$ ,  
άρα :

$$R_{6789} = \frac{R_{678} \cdot R_9}{R_{678} + R_9} = \frac{2 \times 8}{2 + 8} = 1,6 \Omega.$$

Άρα το δοθέν κύκλωμα είναι ίσοδύναμον με το του σχήματος 2.

Επομένως ή σύνθετος άντιστασις αύτού θα είναι :

$$R_{o\lambda} = R_1 + R_{2345} + R_{6789} + R_{10} = 1,5 + 2,5 + 1,6 + 0,4 = 6 \Omega.$$

β) Αν λάβωμεν  $U = 220 \text{ V}$ , ή διλική έντασης διά της πηγής θα είναι :

$$I_{o\lambda} = \frac{U}{R_{o\lambda}} = \frac{220}{6} = 36,6 \text{ A.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς παρενθέσεως δεδομένα:

$$R_{23} = \frac{10 \times 90}{10 + 90} = \frac{900}{100} = 9 \Omega$$

$$R_{234} = 9 + 1 = 10 \Omega$$

$$R_{2345} = \frac{10 \times 10}{10 + 10} = \frac{100}{20} = 5 \Omega$$

$$R_{67} = \frac{9 \times 1}{9 + 1} = \frac{9}{10} = 0,9 \Omega$$

$$R_{678} = 0,9 + 1,1 = 2 \Omega$$

$$R_{6789} = \frac{2 \times 2}{2 + 2} = 1 \Omega$$


$$R_{o\lambda} = 5 + 5 + 1 + 1 = 12 \Omega$$

$$I_{o\lambda} = \frac{220}{12} = 18,3 \text{ A.}$$

Διὰ τὰ ἐντὸς ἀγκύλης δεδομένα:

$$R_{23} = \frac{9 \times 1}{9 + 1} = 0,9 \Omega$$

$$R_{234} = 0,9 + 0,1 = 1 \Omega$$

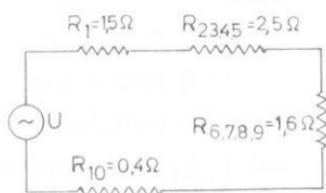

Σχ. 2.

$$R_{2345} = \frac{1 \times 1}{1 + 1} = 0,5 \Omega$$

$$R_{67} = \frac{6 \times 4}{6 + 4} = 2,4 \Omega$$

$$R_{678} = 2,4 + 1,6 = 4 \Omega$$

$$R_{6789} = \frac{4 \times 4}{4 + 4} = \frac{16}{8} = 2 \Omega$$

$$R_{o\lambda} = 0,5 + 0,5 + 2 + 1 = 4 \Omega$$

$$I_{o\lambda} = \frac{220}{4} = 55 \text{ A.}$$

4. α) ('Η άπάντησις έκ τῶν παραγράφων 16·4, 17·5 καὶ 18·2, 'Ηλεκτρολογίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α).

β) Τὸ ἀποδιδόμενον ύπὸ τῆς ἀντλίας ἔργον διὰ τὴν ἀνύψωσιν  $30 \text{ m}^3$  ὕδατος, δηλαδὴ  $30000 \text{ kg}$  ὕδατος, εἰς ὕψος  $45 \text{ m}$  εἶναι :

$$A = 45 \times 30000 = 1350000 \text{ kgm.}$$

'Επειδὴ ὅμως τὸ ἔργον αὐτὸ γίνεται εἰς  $10$  λεπτά, δηλαδὴ  $600 \text{ sec}$ , ἔπειται ὅτι ἡ ἀντλία ἀποδίδει ἵσχυν :

$$N_x = \frac{A}{t} = \frac{1350000}{600} = 2250 \frac{\text{kgm}}{\text{sec}}.$$

'Η ἀντλία ἔχει βαθμὸν ἀποδόσεως  $0,64$ , ἄρα ἡ ἵσχυς ποὺ παραλαμβάνει εἰς τὸν ἄξονά της καὶ ἡ ὁποία εἶναι ἵση μὲ τὴν ἵσχυν ποὺ πρέπει νὰ ἔχῃ δικτύου ὑπολογιζομένη εἰς HP :

$$\left( 1 \text{ HP} = 7,5 \frac{\text{kgm}}{\text{sec}} \right) \text{ εἶναι :}$$

$$N_x = \frac{N_x}{\eta_x \cdot 75} = \frac{2250}{0,64 \times 75} = 46,8 \text{ HP.}$$

Δεδομένου ὅτι  $1 \text{ HP} = 0,73 \text{ kW}$  καὶ ὅτι δικτύου ἔχει βαθμὸν ἀποδόσεως  $0,88$ , ἔπειται ὅτι ἡ ἔκ του δικτύου ἀπορροφουμένη ἵσχυς εἶναι :

$$N = 0,736 \frac{N_x}{\eta_x} = 0,736 \times \frac{46,8}{0,88} = 39,2 \text{ kW.}$$

Τὸ ρεῦμα διὰ μέσου κάθε ὁμάδος εἶναι ἵσον μὲ τὸ ρεῦμα τῆς γραμμῆς. Ἀφα :

$$I'_{\alpha\gamma} = I'_{\varphi} = \frac{U_{\varphi}}{R} = \frac{127}{13,4} = 9,48 \text{ A.}$$

Κάθε λαμπτήρ παίρνει τώρα ἔντασιν :

$$I'_{\lambda} = \frac{9,48}{60} = 0,158 \text{ A}$$

καὶ ἡ ἰσχὺς κάθε λαμπτῆρος εἶναι :

$$N'_{\lambda} = U_{\varphi} \cdot I'_{\lambda} = 127 \times 0,158 \text{ A} = 20 \text{ W.}$$

Τέλος εἰς τὴν σύνδεσιν κατ' ἀστέρα ἡ ἰσχὺς ποὺ ἀπορροφοῦν ὅλοι οἱ λαμπτῆρες εἶναι :

$$N_{\text{ολ}} = 20 \times 180 = 3600 \text{ W.}$$

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ

('Επιμελείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΕΓΓΟΥ και ΑΝΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ  
Μηχ/γων - 'Ηλ/γων Ε.Μ.Π.)

### Ο Μ Α Σ 1η

1. α) 'Η ζητουμένη σχέσις είναι :

$$E = B \cdot l \cdot u \cdot \text{ημα} \quad \text{εἰς } V$$

ὅπου :

$E = \text{ή}$  ήλεκτρεγερτική δύναμις, ποὺ ἀναπτύσσεται ἐπὶ τοῦ ἀγωγοῦ εἰς V,  $B = \text{ή}$  μαγνητικὴ ἐπαγωγὴ τοῦ πεδίου εἰς  $\frac{Wb}{m^2}$ ,  $l = \text{τὸ}$  μῆκος τοῦ τμήματος τοῦ ἀγωγοῦ, ποὺ εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου εἰς m,  $u = \text{ή}$  ταχύτης τοῦ ἀγωγοῦ εἰς  $\frac{m}{sec}$ ,  $\alpha = \text{ή}$  γωνία, ποὺ σχηματίζει  $\text{ή}$  κατεύθυνσις κινήσεως τοῦ ἀγωγοῦ μὲ τὴν κατεύθυνσιν τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν.

('Ηλεκτρικαὶ Μηχαναί, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 1·1).

Τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἀναπτυσσομένης H.E.D. δυνάμεθα νὰ τὴν προσδιορίσωμεν διὰ τοῦ κανόνος τῆς δεξιᾶς χειρὸς καὶ διὰ τοῦ νόμου τοῦ Lenz.

[Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ διατυπώσῃ τὸν κανόνα καὶ τὸν νόμον, σύμφωνα μὲ ὅσα ἀναφέρονται εἰς τὰς παραγράφους 1·2, 1·3 καὶ 1·4 τῶν 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α].

β) "Οταν διπλασιάσωμε τὸ ρεῦμα διεγέρσεως μιᾶς γεννητρίας, δὲν διπλασιάζεται  $\text{ή}$  ροή τῶν μαγνητικῶν της πόλων, διότι δὲν ὑπάρχει εύθεια ἀναλογία μεταξὺ τῆς μαγνητικῆς ροῆς τῶν πόλων καὶ τῆς ἐντάσεως διεγέρσεως. Τοῦτο ὄφείλεται εἰς τὸ  $\ddot{\sigma}$ τι  $\text{ή}$  ἀντίστασις τοῦ μαγνητικοῦ κυκλώματος δὲν είναι σταθερά.

'Η μεταβολὴ τῆς μαγνητικῆς ροῆς  $\Phi$  συναρτήσει τῆς ἐντάσεως διε-

γέρσεως, δίδεται ύπο μιᾶς καμπύλης, ἡ ὅποια ὀνομάζεται μ αγνητικὴ χαρακτηριστικὴ τῆς γεννητρίας.

('Ηλεκτρικὴ Μηχαναὶ, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 4·2).

γ) 'Ο κινητὴρ θὰ ἔξακολουθήσῃ νὰ περιστρέφεται, διότι κατὰ τὴν στιγμὴν διακοπῆς τῆς μιᾶς φάσεως ὁ δρομεὺς περιστρέφεται καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ ἄγωγοι τοῦ δρομέως τέμνουν μαγνητικὰς γραμμὰς καὶ ἀναπτύσσουν ἐπ' αὐτῶν τάσιν ἐξ ἐπαγωγῆς καὶ ἐπαγωγικὰ ρεύματα. 'Η λειτουργία ὅμως τοῦ κινητῆρος θὰ είναι θορυβώδης, ἐπειδὴ ὁ κινητὴρ θὰ ἐργάζεται μὲ δύο φάσεις καὶ δὲν θὰ ἀναπτύσσῃ τὴν ἴδιαν ἰσχὺν καὶ ροπὴν στρέψεως ὡς καὶ πρότερον.

2. α) Στροβιλοεναλλακτῆρες ὀνομάζονται οἱ ἐναλλακτῆρες, ποὺ κινοῦνται ἀπὸ ἀτμοστροβίλους ἢ ἀεριοστροβίλους. Διαφέρουν ἐκ τῶν κοινῶν ἐναλλακτήρων :

(α) 'Ως πρὸς τὴν κατασκευὴν τοῦ δρομέως, εἰς τὸν ὅποιον δὲν ὑπάρχουν δρατοὶ μαγνητικοὶ πόλοι μὲ σιδηροπυρῆνα καὶ τύλιγμα, ὅπως εἰς τοὺς κοινοὺς ἐναλλακτῆρας μὲ στρεφομένους πόλους. Εἰς τοὺς ἐν λόγῳ ἐναλλακτῆρας ὁ δρομεὺς ἀποτελεῖται ἐξ ἐνὸς χαλυβδίνου κυλινδρικοῦ τυμπάνου, τὸ ὅποιον φέρει ὀδοντώσεις παραλλήλους πρὸς τὸν ἄξονα ὅπως καὶ εἰς τὰς μηχανὰς Σ.Ρ. Εἰς τὰς ὀδοντώσεις αὐτὰς τοποθετεῖται τὸ τύλιγμα διεγέρσεως, ποὺ τροφοδοτεῖται μὲ συνεχὲς ρεῦμα μέσω δακτυλιδίων καὶ ψηκτρῶν ἀπὸ τὴν διεγέρτριαν. Τὸ τύλιγμα αὐτὸν είναι διαμορφωμένον κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε τὸ συνεχὲς ρεῦμα ποὺ τὸ διαρρέει νὰ δημιουργῇ ἔνα μαγνητικὸν πεδίον μὲ δύο πόλους συνήθως, ἔνα βόρειον καὶ ἔναν νότιον ( διπολικὸς στροβιλοεναλλακτήρ ). Οὕτως, ὅταν περιστρέφεται ὁ δρομεὺς, περιστρέφεται καὶ τὸ μαγνητικὸν πεδίον, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ εἰς τοὺς κοινοὺς ἐναλλακτῆρας μὲ ἐσωτερικοὺς πόλους.

(β) 'Ως πρὸς τὴν εἰδικὴν διαμόρφωσιν τοῦ κελύφους τοῦ στάτου, ὥστε νὰ ἔξασφαλισθῇ κλειστὸν κύκλωμα τοῦ ἀέρος ψύξεως τῆς μηχανῆς. Εἰς τὸ σύστημα αὐτὸν ὁ ἵδιος πάντοτε ἀήρ κυκλοφορεῖ μέσα εἰς τὴν μηχανὴν τῇ βοηθείᾳ δύο ἀνεμιστήρων στερεωμένων εἰς τὰ δύο ἄκρα τοῦ δρομέως. 'Ο ἀήρ οὗτος

ψύχεται εἰς εἰδικὸν ψυγεῖον, τὸ δόποιον παρεμβάλλεται εἰς τὸ κύκλωμά του.

- β) Αἱ ἀπαιτήσεις μας ἀπὸ μίαν ἡλεκτρικὴν ἐγκατάστασιν εἰναι :
1. 'Η καλὴ ἐκτέλεσις τῆς ἐσωτερικῆς ἐγκαταστάσεως, διὰ νὰ ἔχωμεν πλήρη ἔξυπηρέτησιν καὶ καλαισθησίαν.
  2. 'Η ἀσφάλεια, διὰ νὰ ἀποφευχθοῦν αἱ ἡλεκτροπληξίαι, πυρκαϊαὶ κ.λπ. Διὰ νὰ εἰναι ἀσφαλής μία ἡλεκτρικὴ ἐγκατάστασις πρέπει νὰ κατασκευασθῇ σύμφωνα μὲ τοὺς Κανονισμούς.
  3. 'Η οἰκονομία εἰς τὴν κατασκευήν.

('Ηλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Δ, παράγρ. 1.1).

γ) 'Ηλεκτρικὴν γωνίαν ὀνομάζομε τὴν γωνίαν  $\alpha_n$ , τὴν δόποιαν διαγράφει τὸ παραστατικὸν διάνυσμα τῆς τάσεως τῆς μηχανῆς, περιστρεφόμενον μὲ σταθερὰν γωνιακὴν ταχύτητα  $\omega_n = 2 \text{ π}f$ , ὅπου :  $f$  εἰναι ἡ συχνότης τῆς ἐναλλασσομένης τάσεως.

Γωνία χώρου εἰναι ἡ γωνία  $\alpha_x$ , τὴν δόποιαν διαγράφει τὸ ἐπαγωγικὸν τύμπανον τῆς μηχανῆς, στρεφόμενον μὲ γωνιακὴν ταχύτητα  $\omega_x$ .

Αἱ δύο γωνίαι συνδέονται μεταξύ των διὰ τῆς σχέσεως :

$$\alpha_x = \frac{\alpha_n}{p},$$

ὅπου :  $p =$  ὁ ἀριθμὸς τῶν ζευγῶν τῶν πόλων τῆς μηχανῆς.

3. α) Διὰ νὰ μετατρέπεται τύλιγμα συνεχοῦς ρεύματος εἰς τύλιγμα ἐναλλασσομένου, πρέπει νὰ πληροῦνται αἱ ἔξῆς συνθῆκαι :

1. 'Ο ἀριθμὸς τῶν ὀμάδων τοῦ τυλίγματος  $\frac{S}{2}$  νὰ διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ζευγῶν τῶν παραλλήλων κλάδων τοῦ τυλίγματος  $\alpha$ :

$$x = \frac{\frac{S}{2}}{\alpha} = \text{ἀκέραιος} \quad \text{ἢ} \quad x = \frac{S}{2\alpha} = \text{ἀκέραιος}.$$

2. 'Ο ἀριθμὸς  $x$  νὰ διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν φάσεων. Π.χ. διὰ νὰ δύναται νὰ μετατραπῇ τὸ τύλιγμα :

Εις μονοφασικὸν θὰ πρέπει  $\frac{x}{2} = \text{άκεραιος}$

Εις τριφασικὸν  $\frac{x}{3} = \text{άκεραιος}$

Εις έξαφασικὸν  $\frac{x}{6} = \text{άκεραιος.}$

β) 'Η ούσιαστικὴ διαφορὰ μεταξὺ ἐνὸς ἑκκινητοῦ καὶ ἐνὸς ρυθμι-  
στοῦ στροφῶν εἶναι ὅτι ὁ ρυθμιστὴς στροφῶν χρησιμοποιεῖται  
συνεχῶς κατὰ τὴν διάρκειαν λειτουργίας τοῦ κινητῆρος, ἐνῷ ὁ ἑκ-  
κινητὴς χρησιμοποιεῖται μόνον κατὰ τὴν ἑκκίνησιν. Διὰ τὸν λόγον  
αὐτὸν αἱ ἀντιστάσεις τῶν ρυθμιστῶν στροφῶν εἶναι ὑπολογισμέ-  
ναι, ὡστε νὰ δύνανται νὰ μένουν μεγάλο χρονικὸν διάστημα εἰς  
τὸ κύκλωμα καὶ νὰ διαρρέωνται ἀπὸ τὸ ρεῦμα τοῦ κινητῆρος, χω-  
ρὶς νὰ ὑπάρχῃ κίνδυνος καταστροφῆς των ἀπὸ τὴν θερμότητα ποὺ  
παράγεται.

γ) Δύο M/T εἶναι παραλληλισμένοι, ὅταν τὰ πρωτεύοντα αὐτῶν  
τυλίγματα συνδέωνται εἰς κοινὸν δίκτυον καὶ τὰ δευτερεύοντά των  
ἐπίσης εἰς κοινὸν δίκτυον.

Αἱ συνθῆκαι παραλληλισμοῦ δύο M/T εἶναι :

1. Νὰ ἔχουν τὴν αὐτὴν σχέσιν μεταφορᾶς.

2. Νὰ ἔχουν τὴν αὐτὴν τάσιν βραχυκυκλώσεως.

3. Νὰ ἀνήκουν εἰς τὴν αὐτὴν ὄμάδα ζεύξεως καὶ

4. ἡ φαινομένη ισχὺς τοῦ δικτύου νὰ ἰσοῦται μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν  
φαινομένων ισχύων τῶν M/T.

4. α) Κατὰ τὴν σύνδεσιν κατ' ἀστέρα  
εἶναι (σχ. 1) :


$$U_{\varphi} = \frac{U_{\pi}}{\sqrt{3}} = \frac{380}{1,73} = 220 \text{ V.}$$

Ἡ ἔντασις διὰ τῶν ἀντιστάσεων εἶναι :

$$I_{\varphi} = I_Y = \frac{U_{\varphi}}{R} = \frac{220}{20} = 11 \text{ A.}$$

Ἄρα ἡ ἀποδιδομένη ισχὺς ὑπὸ τοῦ ἐναλλακτῆρος :
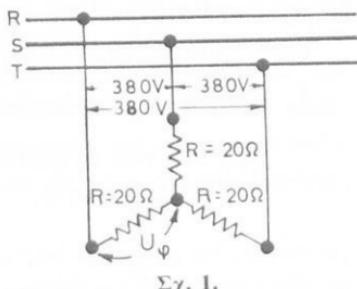
$$N_Y = 3 \cdot U_{\varphi} \cdot I_{\varphi} = 3 \times 220 \times 11 = 7260 \text{ W.}$$



Κατὰ τὴν σύνδεσιν κατὰ τρίγωνον εἰναι (σχ. 2) :

$$U_\varphi = U_\pi = 380 \text{ V} \quad \text{καὶ}$$

$$I_\varphi = \frac{U_\varphi}{R} = \frac{380}{20} = 19 \text{ A.}$$

Άρα ἡ ἀποδιδομένη ἴσχυς ὑπὸ τοῦ ἐναλλακτῆρος :

$$N_\Delta = 3 \cdot U_\varphi \cdot I_\varphi = 3 \times 380 \times 19 = 21660 \text{ W.}$$

Ο λόγος τῶν ἀποδιδομένων ὑπὸ τοῦ ἐναλλακτῆρος ἴσχυών μὲ σύνδεσιν τῶν ἀντιστάσεων ἀστέρος καὶ τριγώνου εἰναι :



$$\frac{N_Y}{N_\Delta} = \frac{7260}{21660} \simeq \frac{1}{3}.$$

Ἐὰν δηλαδὴ συνδέσωμεν εἰς τὸ αὐτὸ δίκτυον τὰς αὐτὰς ἀντιστάσεις εἰς σύνδεσιν ἀστέρος καὶ τριγώνου, κατὰ τὴν σύνδεσιν τριγώνου αἱ ἀντιστάσεις ἀπορροφοῦν τριπλασίαν ἴσχύν.

β) Τὸ σχῆμα 3 παριστᾶ τὴν συνδεσμολογίαν μονοφασικοῦ δυναμομετρικοῦ μετρητοῦ συντελεστοῦ ἴσχυος.

Οὕτος ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἀκίνητα πηνία ἐντάσεως  $\Pi_1$  καὶ  $\Pi_2$ , τὰ δόποια συνδέονται ἐν σειρᾷ μὲ τὴν φάσιν καὶ ἀπὸ δύο διασταυρωμένα πηνία τάσεως 1 καὶ 2, τὰ δόποια ἀποτελοῦν τὸ κινητὸν μέρος τοῦ ὄργανου καὶ ἔχουν τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν σπειρῶν. Ἐν σειρᾷ μὲ τὸ πηνίον 1 εἰναι συνδεδεμένη ἡ αὐτεπαγωγὴ  $L$ , ἐνῶ μὲ τὸ πηνίον

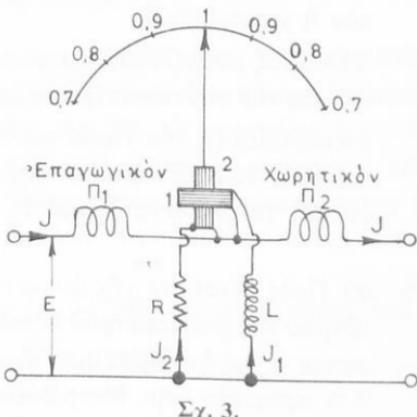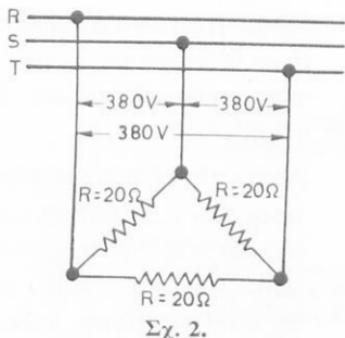2 ἡ ἀντίστασις  $R$ . Αἱ τιμαὶ τῶν  $R$  καὶ  $L$  εἰναι τοιαῦται, ὥστε ὑπὸ τὴν ὀνομαστικὴν συχνότητα τὰ ρεύματα  $J_1$  καὶ  $J_2$  νὰ εἰναι ἵσα, ἐνῶ διαφέρουν φασικῶς κατὰ  $90^\circ$  περίπου.



"Οταν ή φασική άπόκλισις μεταξύ της τάσεως E και της έντάσεως J είναι 0, τὸ ρεῦμα  $J_2$  τοῦ πηνίου 2 θὰ είναι ἐν φάσει μὲ τὸ ρεῦμα J τῶν πηνίων έντάσεων, διότι τὸ  $J_2$  είναι καὶ αὐτὸ ἐν φάσει μὲ τὴν τάσιν.

Λόγω τῆς αύτεπαγωγῆς L, τὸ ρεῦμα  $J_1$  τοῦ πηνίου 1 θὰ ὑστερῇ ὡς πρὸς τὴν E, συνεπῶς καὶ ὡς πρὸς τὸ J κατὰ  $90^\circ$ . Θὰ ἀσκῆται τότε ἐπὶ μὲν τοῦ πηνίου 2 ροπὴ τείνουσα νὰ τὸ καταστήσῃ κάθετον ἐπὶ τὸ μαγνητικὸν πεδίον τῶν πηνίων  $\Pi_1$  καὶ  $\Pi_2$ , ἐπὶ δὲ τοῦ πηνίου 1 θὰ ἀσκῆται ροπὴ μηδενικὴ καὶ ὁ δείκτης θὰ λάβῃ κατακόρυφον θέσιν.

"Οταν ἀντιθέτως ή φασική άπόκλισις μεταξύ E και J είναι  $90^\circ$ , ἐπὶ μὲν τοῦ πηνίου 2 θὰ ἀσκῆται μηδενικὴ ροπὴ ἐπὶ δὲ τοῦ 1 ροπὴ τείνουσα νὰ τὸ καταστήσῃ κάθετον πρὸς τὸ μαγνητικὸν πεδίον τῶν  $\Pi_1$  καὶ  $\Pi_2$ , καὶ ἐὰν μὲν ή ἀπόκλισις τῶν  $90^\circ$  ἀντιστοιχῇ εἰς χωρητικὸν φορτίον, ὁ δείκτης θὰ λάβῃ ὄριζοντίαν θέσιν μὲ κατεύθυνσιν πρὸς τὰ δεξιά. "Οταν δὲ τὸ φορτίον είναι ἐπαγωγικόν, ὁ δείκτης θὰ λάβῃ ἀντίθετον θέσιν. "Οταν ή φασική άπόκλισις είναι μεταξύ  $0^\circ$  καὶ  $90^\circ$ , ὁ δείκτης λαμβάνει ἐνδιαμέσους θέσεις ἔξαρτωμένας ἐκ τοῦ μεγέθους της καὶ ἐκ τοῦ εἶδους τοῦ φορτίου (ἐπαγωγικὸν ή χωρητικόν).

'Η κλῖμαξ είναι βαθμονομημένη εἰς δέκατα καὶ ὁ δείκτης δεικνύει ἀπ' εύθειας τὸν συντελεστὴν ίσχύος.

Μεταβολαὶ εἰς τὴν τάσιν τοῦ δικτύου δὲν ἐπηρεάζουν τὴν θέσιν τοῦ δείκτου, ἐνῶ μεταβολαὶ τῆς συχνότητος προκαλοῦν σφάλματα, ἐπειδὴ τὰ ρεύματα  $J_1$  καὶ  $J_2$  παύουν νὰ είναι μεταξύ των ἵσα.

5. α) Πρὸς μέτρησιν τῆς ἀντιστάσεως γειώσεως τῇ βοηθείᾳ ἀμπερομέτρου καὶ βολτομέτρου ἐκτελοῦμε τὴν συνδεσμολογίαν τοῦ σχήματος 4 καὶ διαβιβάζομεν ἐναλλασσόμενον ρεῦμα τῆς τάξεως τῶν 8 A πρὸς τὴν γῆν. Μετρῶμεν ἐν συνεχείᾳ τὴν διαφορὰν δυναμικοῦ μεταξύ τῆς πρὸς μέτρησιν γειώσεως καὶ τοῦ βοηθητικοῦ ἥλεκτροδίου ή πασσάλου ἐκ γαλβανισμένου σιδηροσωλῆνος διαμέτρου 1'' καὶ μήκους 1 μέτρου.

'Η ζητουμένη ἀντίστασις γειώσεως θὰ είναι :

$$R_y = \frac{U}{I} [\Omega] \text{ ὅπου :}$$

Ο ύψος  $U$  καὶ Ι αἱ ἐνδείξεις τῶν ὄργάνων.

Ἡ μέθοδος αὐτὴ πλεονεκτεῖ εἰς τὸ ὅτι δὲν ἀπαιτεῖ εἰδικὴν συσκευὴν μετρήσεως, ἀλλὰ ἀπλᾶ ὄργανα (βολτόμετρον καὶ ἀμπερόμετρον). ባ μέθοδος μειονεκτεῖ εἰς τὸ ὅτι δὲν εἶναι πολὺ ἀκριβῆς. Διὰ νὰ τὴν καταστήσωμε περισσότερον ἀκριβῆ, δὲν χρησιμοποιοῦμε κατὰ τὴν μέτρησιν συνεχὲς ρεῦμα, τὸ ὄποιον προκαλεῖ ἡλεκτροχημικὰς τάσεις μεταξύ τοῦ ἑδάφους

καὶ τῶν ἡλεκτροδίων καὶ ἐπηρεάζεται ἀπὸ διαφυγὰς τῶν δικτύων Σ.Ρ., ἀλλὰ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα καὶ μάλιστα συχνότητος διαφορετικῆς ἀπὸ τὴν συχνότητα τῶν δικτύων Ε.Π., ὥστε νὰ μὴ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰς διαφυγὰς αὐτῶν.


β) Ἡ ζητουμένη συνδεσμολογία τοῦ M/Γ είναι  $\Delta Y$ , διότι δίδεται μόνον μία τάσις πρωτεύοντος 15000 V καὶ δύο τάσεις δευτερεύοντος 380/220 V. Τοῦτο σημαίνει ὅτι εἰς τὸ πρωτεύον  $U_\pi = U_\varphi = 15000$  V καὶ εἰς τὸ δευτερεύον  $U_\pi = 380$  V καὶ  $U_\varphi = 220$  V. Ἀρα ἡ συνδεσμολογία τῶν τυλιγμάτων τοῦ πρωτεύοντος είναι κατὰ τρίγωνον καὶ τῶν τυλιγμάτων τοῦ δευτερεύοντος κατὰ ἀστέρα μετὰ οὐδετέρου.

Ὑπολογίζομε τὴν φαινομένη ισχὺν τῆς καταναλώσεως διὰ τοῦ τύπου :

$$N_{\varphi 2} = \frac{N_2}{\sin \varphi} = \frac{135}{0,8} = 168,75 \text{ kVA.}$$

Ἐπειδὴ ἡ ἀπόδοσις τοῦ M/Γ είναι  $\eta = 0,96$ , ἡ ἀπορροφουμένη ἀπὸ τὴν πλευράν τοῦ πρωτεύοντος φαινομένη ισχὺς θὰ είναι :

$$N_{\varphi 1} = \frac{N_{\varphi 2}}{\eta} = \frac{168,75}{0,96} = 175,78 \text{ kVA.}$$

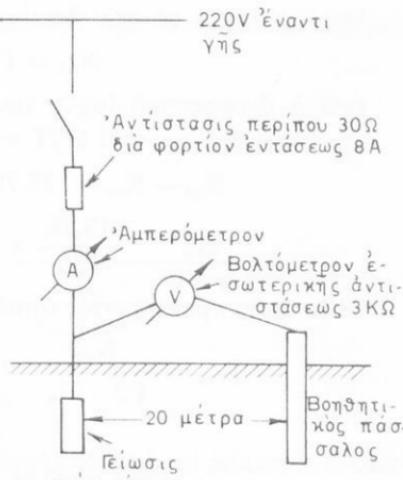

Σχ. 4.

"Αρα ή ίσχύς μὲ τὴν ὁποίαν φορτίζεται ὁ Μ/Τ εἶναι :

$$N_{\varphi_1} = 175,78 \text{ kVA},$$

ἐνῶ ή ὀνομαστική ίσχύς του εἶναι  $N_{ov} = 160 \text{ kVA}$ , δηλαδὴ ἔχομεν ὑπερφόρτισιν τοῦ Μ/Τ κατά :

$$N_{\varphi_1} - N_{ov} = 175,78 - 160 = 15,78 \text{ kVA} \quad \text{ἢ}$$


$$\frac{15,78}{160} \times 100 = 9,8 \%$$

Ἡ ἔντασις πρωτεύοντος ὑπολογίζεται ἐκ τοῦ τύπου :

$$I_{1\gamma\rho} = \frac{N_{\varphi_1}}{\sqrt{3} \cdot U_{\pi}} = \frac{175780}{\sqrt{3} \times 15000} = 6,77 \text{ A.}$$

### Ο Μ Α Σ 2α


1. α) Ἡ μορφὴ τῆς Η.Ε.Δ. τῆς στοιχειώδους γεννητρίας ἐναλλασσομένου ρεύματος δίδεται ὑπὸ ἡμιτονοειδοῦς καμπύλης (σχ. 1).

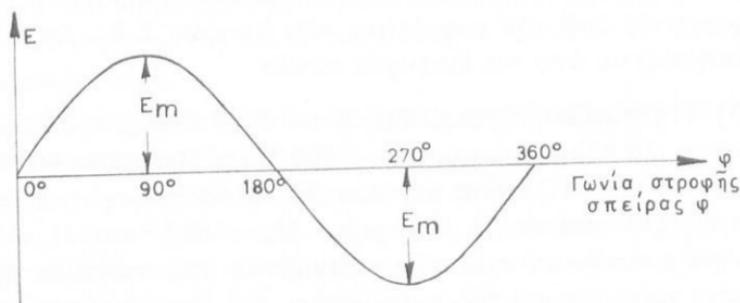

Σχ. 1.

Ἐὰν δὲ ἔνας ἐκ τῶν πόλων τῆς γεννητρίας δὲν ἔχῃ τοποθετηθῆναι λῶς εἰς τὴν θέσιν του ἢ ἔχῃ ὀλιγώτερα ἀμπερελίγματα ἀπὸ τὸν ἄλλον, αἱ δύο ἡμιπεριόδοι τῆς παραγομένης Η.Ε.Δ. δὲν θὰ εἶναι συμμετρικαὶ (σχ. 2) μὲ ἀποτέλεσμα ἡ παραγομένη ὑπὸ τῆς γεννητρίας Η.Ε.Δ. νὰ παρουσιάζῃ πολλὰς ἀρμονικάς, αἱ ὅποιαι ὑπερθερμαίνουν τὴν γεννητρίαν κατὰ τὴν λειτουργίαν τῆς, μετατρεπόμεναι εἰς θερμότητα ἐντὸς τῶν σιδηρῶν μαζῶν τῆς μηχανῆς.

Όμοίως, θὰ ύπερθερμαίνωνται οἱ  $M/T$  τῶν δικτύων μεταφορᾶς καὶ αἱ καταναλώσεις.

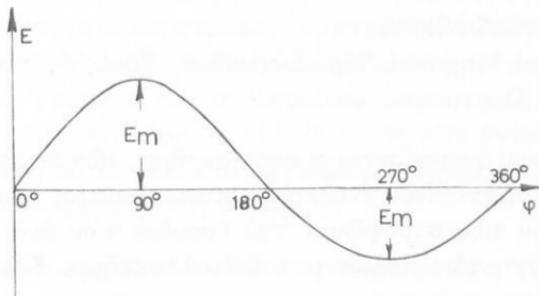

Σχ. 2.

β) Εἰς ἔνα τριφασικὸν σύστημα ἐναλλασσομένου ρεύματος ὀνομάζομεν :

Φασικὴν τάσιν  $U_\varphi$  τὴν τάσιν, ποὺ ἐπικρατεῖ μεταξὺ τῶν ἄκρων τοῦ τυλίγματος μιᾶς φάσεως.

Πολικὴν τάσιν  $U_\pi$  τὴν τάσιν, ποὺ ἐπικρατεῖ μεταξὺ δύο γραμμῶν τοῦ τριφασικοῦ συστήματος.

Φασικὸν ρεῦμα  $I_\varphi$  τὸ ρεῦμα, ποὺ κυκλοφορεῖ ἐντὸς τοῦ τυλίγματος ἑκάστης φάσεως.

Ρεῦμα γραμμῆς  $I_\gamma$  τὸ ρεῦμα, ποὺ κυκλοφορεῖ εἰς ἑκάστην γραμμὴν τοῦ δικτύου.

Κατὰ τὴν σύνδεσιν τῶν τυλιγμάτων κατ' ἀστέρα, ἔχομε τὰς σχέσεις :

$$U_\pi = \sqrt{3} U_\varphi \quad \text{καὶ} \quad I_\gamma = I_\varphi.$$

Κατὰ τὴν σύνδεσιν τῶν τυλιγμάτων κατὰ τρίγωνον ἔχομε τὰς σχέσεις :

$$U_\pi = U_\varphi \quad I_\gamma = \sqrt{3} I_\varphi.$$

γ) Τὸ ἀπλοῦν βροχοτύλιγμα ἔχει ἀριθμὸν παραλλήλων κλάδων ἴσον πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν πόλων τῆς μηχανῆς, ἐνῶ τὸ ἀπλοῦν κυματοτύλιγμα ἔχει πάντοτε δύο παραλλήλους κλάδους.

Ο ἀπαιτούμενος ἀριθμὸς τῶν ψηκτρῶν εἰς τὰ βροχοτυλίγματα ἰσοῦται μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν πόλων τῆς μηχανῆς. Εἰς τὰ κυματοτυ-

λίγματα ἀπαιτοῦνται δύο ψῆκτραι, τοποθετοῦνται ὅμως συνήθως καὶ ἕδῶ τόσαι ψῆκτραι, ὅσος εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν πόλων διὰ κατασκευαστικούς λόγους.

('Ηλεκτρικαὶ Μηχαναὶ, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 2·7, 2·8 καὶ 2·13).

2. α) Σύγχρονοι ὀνομάζονται οἱ ἐναλλακτῆρες, τῶν ὅποίων ἡ συχνότης  $f$  τοῦ παραγομένου ἐναλλασσομένου ρεύματος ἔξαρταται ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν στροφῶν  $n$  τοῦ δρομέως των ἀνὰ λεπτὸν καὶ ἀπὸ τὰ ζεύγη τῶν πόλων  $p$  τοῦ ἐναλλακτῆρος, δίδεται δὲ ὑπὸ τῆς σχέσεως :

$$f = \frac{p \cdot n}{60}.$$

'Ασύγχρονοι ὀνομάζονται οἱ ἐναλλακτῆρες, τῶν ὅποίων ἡ συχνότης τοῦ παραγομένου ρεύματος δὲν καθορίζεται ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν στροφῶν καὶ τῶν ζευγῶν τῶν πόλων τοῦ ἐναλλακτῆρος καὶ συνεπῶς εἶναι ἀνεξάρτητος τούτων.

Κύριον χαρακτηριστικὸν τῶν συγχρόνων ἐναλλακτήρων εἶναι ὅτι ἔχουν διέγερσιν συνεχοῦς ρεύματος, ἐνῷ ἡ διέγερσις τῶν ἀσυγχρόνων ἐναλλακτήρων τροφοδοτεῖται ὑπὸ ἐναλλασσομένου ρεύματος.

β) Ολίσθησις τοῦ συγχρόνου κινητῆρος καλεῖται ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν στροφῶν  $n_2$  τοῦ δρομέως καὶ τοῦ συγχρόνου ἀριθμοῦ στροφῶν  $n_1$ , ποὺ εἶναι ἡ ταχύτης περιστροφῆς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου τοῦ στάτου τοῦ κινητῆρος. Η διάστημα  $S$  ἔκφραζεται ως ποσοστὸν τοῦ συγχρόνου ἀριθμοῦ στροφῶν τοῦ κινητῆρος, ὑπὸ τῆς σχέσεως :

$$S \% = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \cdot 100.$$

Η διάστημας ἔξαρταται :

1. Εκ τῆς συχνότητος τοῦ ρεύματος τροφοδοτήσεως τοῦ κινητῆρος, διότι ἀπὸ αὐτὴν ἔξαρταται ὁ σύγχρονος ἀριθμὸς στροφῶν  $n_1$ .
2. Απὸ τὸ φορτίον τοῦ κινητῆρος, ἀπὸ τὸ ὅποιον ἔξαρταται ὁ ἀριθμὸς τῶν στροφῶν τοῦ δρομέως  $n_2$ . Αὔξανομένου τοῦ φορτίου τοῦ κινητῆρος, αἱ στροφαὶ τοῦ δρομέως  $n_2$  πίπτουν, δηλαδὴ ἡ διάστημα  $S$  αὔξανει.

"Ενας ἀσύγχρονος κινητήρας δὲν δύναται νὰ λειτουργήσῃ ἄνευ ὀλίσθησεως, διότι εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν αἱ στροφαὶ τοῦ δρομέως θὰ ἔταυτίζοντο μὲ τὰς στροφὰς τοῦ στρεφομένου μαγνητικοῦ πεδίου καὶ συνεπῶς οἱ ἀγωγοὶ τοῦ δρομέως δὲν θὰ ἔτεμνοντο ἀπὸ τὰς μαγνητικὰς γραμμὰς τοῦ στρεφομένου μαγνητικοῦ πεδίου. Ἀλλὰ τότε δὲν θὰ ἀναπτύσσετο Η.Ε.Δ. ἐντὸς τῶν ἀγωγῶν καὶ δὲν θὰ διαρρέοντο οὕτοι ὑπὸ ἐπαγωγικῶν ρευμάτων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ ἀναπτύσσεται ροπὴ στρέψεως.

γ) | 'Εδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲ ὅσα περιλαμβάνονται διὰ τὸ σύστημα ἐναύσεως εἰς τὴν παράγρ. 5·4 (σελ. 130-134) τοῦ βιβλίου 'Ηλεκτρικὸν Σύστημα Αὐτοκινήτου, 'Ιδρ. Εὐγενίδου].

3. 'Η ἀπόλυτος τιμὴ τῆς τάσεως βραχυκυκλώσεως εἶναι :

$$u_{\text{t}\beta} = 4\% \cdot E_{1\varphi} = \frac{4}{100} \times 15000 = 600 \text{ V.}$$

'Εξ ἄλλου ἡ ὀνομαστικὴ φασικὴ ἔντασις πρωτεύοντος εἶναι :

$$I_{1\varphi} = \frac{N_{ov}}{3 \cdot E_{1\varphi}} = \frac{50000}{3 \times 15000} = 1,11 \text{ A.}$$

Συνεπῶς ἡ ἰσοδύναμος σύνθετος ἀντίστασις τοῦ M/T θὰ εἶναι :

$$Z_o = \frac{u_{1\beta}}{I_{1\varphi}} = \frac{600}{1,11} = 540 \Omega.$$

'Η σχέσις μεταφορᾶς τῶν τυλιγμάτων τοῦ μετασχηματισμοῦ εἶναι:

$$K = \frac{E_{1\varphi}}{E_{2\varphi}} = \frac{15000}{231} = 64,93.$$

'Υπολογίζομε τὴν ἰσοδύναμον ὡμικὴν ἀντίστασιν τοῦ M/T ἀνγένενην εἰς τὸ πρωτεῦον ἐκ τοῦ τύπου :

$$R_o = R_1 + K^2 R_2 = 2,4 + 64,93^2 \times 0,062 = 263,4 \Omega.$$

Συνεπῶς ἡ ἰσοδύναμος ἐπαγωγικὴ ἀντίστασις τοῦ M/T ἀνηγμένη εἰς τὸ πρωτεῦον δύναται νὰ ὑπολογισθῇ διὰ τοῦ τύπου :

$$X_o = \sqrt{Z_o^2 - R_o^2} = \sqrt{540^2 - 263,4^2} = 471 \Omega.$$

Διὰ τὴν πλήρη φόρτισιν τοῦ μετασχηματιστοῦ ( $I_1 = 1,11 \text{ A}$ ) ύπολογίζουμε τάς :

'Ωμικήν πτῶσιν τάσεως :  $I_1 \cdot R_o = 1,11 \times 263,4 = 292,37 \text{ V}$  καὶ

'Επαγωγικήν πτῶσιν τάσεως :  $I_1 \cdot X_o = 1,11 \times 471 = 522,81 \text{ V}$ .


Τέλος διὰ πολικήν τάσιν δευτερεύοντος  $390 \text{ V}$ , ἡ φασική τάσις αὐτοῦ θὰ εἴναι :

$$U_{2\varphi} = \frac{U_{2\pi}}{\sqrt{3}} = \frac{390}{\sqrt{3}} = 225 \text{ V}$$

καὶ ἀνηγμένη εἰς τὸ πρωτεῦον :

$$U'_{2\varphi} = K \cdot U_{2\varphi} = 64,93 \times 225 = 14609 \text{ V.}$$

Λαμβάνομε κλίμακα τάσεων  $1 \text{ cm} = 1000 \text{ V}$  καὶ κατασκευάζομε τὸ διάγραμμα τάσεων τοῦ σχήματος 3, ἐκ τοῦ ὅποιου εύρισκομε

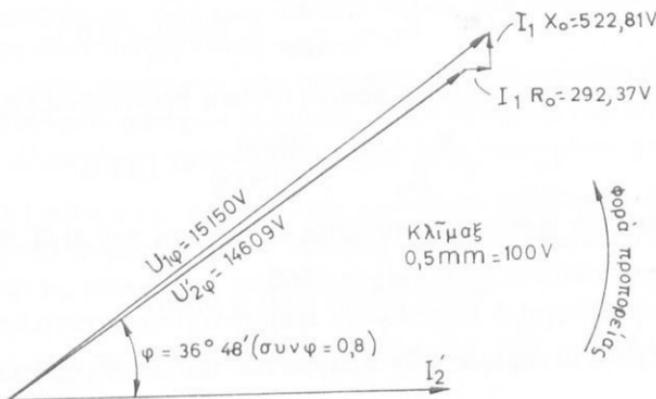

Σχ. 3.

τὴν φασικήν τάσιν τοῦ πρωτεύοντος  $U_{1\varphi}$  γραφικῶς. 'Εκ τῆς  $U_{1\varphi}$  εύρισκομε τὴν ζητουμένην πολικήν τάσιν τροφοδοτήσεως τοῦ πρωτεύοντος  $U_{1\pi}$ :

$U_{1\pi} = U_{1\varphi} = 15150 \text{ V}$ . Εἰς τὸ σχῆμα ἡ φασική ἀπόκλισις μεταξὺ τῆς  $U'_{2\varphi}$  καὶ  $I'_2$  (ὅπου  $I'_2$  ἡ ἔντασις τοῦ δευτερεύοντος ἀνηγμένη εἰς τὸ πρωτεῦον) ἐλήφθη  $\varphi = 36^\circ 48'$ , ἡ ὅποια ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ δοθὲν συνφ = 0,8 τῆς καταναλώσεως.

4. α) Ὁ θερμοστάτης είναι μία συσκευή, διὰ τῆς ὅποιας ἐπιτυγχάνωμε τὴν αὐτόματον διατήρησιν μέσα εἰς ὡρισμένα ὄρια τῆς θερμοκρασίας ἐνὸς χώρου. Π.χ. εἰς τὰς ἔγκαταστάσεις κεντρικῆς θερμάνσεως ὁ θερμοστάτης τοποθετεῖται εἰς τὸν τοῖχον τοῦ χώρου, τοῦ ὅποιου θέλομε νὰ ἐλέγχωμε τὴν θερμοκρασίαν. "Οταν ἡ θερμοκρασία αὐτῇ ὑπερβῇ τὸ ὄριον, εἰς τὸ ὅποιον είναι ρυθμισμένος ὁ θερμοστάτης, οὗτος διακόπτει εἴτε ἀπὸ εύθειας εἴτε μέσω ἐνὸς ρελai τὸ κύκλωμα τροφοδοτήσεως τοῦ ἡλεκτροκινητῆρος τοῦ καυστῆρος πετρελαίου τοῦ λέβητος κεντρικῆς θερμάνσεως καὶ οὕτως ἡ θέρμανσις σταματᾶ. "Οταν ἡ θερμοκρασία τοῦ χώρου κατέληθη κάτω ἐνὸς ὄριου, ὁ θερμοστάτης θέτει εἰς λειτουργίαν πάλιν τὸν καυστῆρα τοῦ λέβητος. Οὕτως, ἡ θερμοκρασία τοῦ χώρου κυμαίνεται ἐντὸς τῶν ὑπὸ τοῦ θερμοστάτου καθοριζομένων ὄριων.

Ο ύδρος τάτης είναι καὶ αὐτὸς ἔνας θερμοστάτης, ὁ ὅποιος τοποθετεῖται ἐπὶ τοῦ λέβητος καὶ σκοπὸν ἔχει τὴν ρύθμισιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ ὕδατος τοῦ λέβητος μεταξὺ ὡρισμένων ὄριων ἀνεξαρτήτως τῆς θερμοκρασίας τοῦ θερμαινομένου χώρου. Οὕτω προστατεύει τὸν λέβητα ἀπὸ ὑπερβολικὴν ἀνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας.

Ο πυρός τάτης τοποθετεῖται εἰς τὴν καπνοδόχον καὶ παρὰ τὴν ἔξοδον ἐκ τοῦ λέβητος. Σκοπὸς τούτου είναι νὰ διακόπτῃ τὴν λειτουργίαν τοῦ κινητῆρος τοῦ καυστῆρος, ἐὰν δι' οἰονδήποτε λόγον δὲν γίνεται ἀνάφλεξις τοῦ πετρελαίου.

β) Ὁ πυρὴν τῶν μαγνητικῶν πόλων καὶ ὁ πυρὴν τοῦ δρομέως τῶν ἡλεκτρικῶν μηχανῶν δὲν είναι ὀλόσωμοι, ἀλλὰ κατασκευάζονται ἀπὸ πολλὰ μονωμένα μαγνητικὰ ἔλάσματα, διὰ νὰ μειωθοῦν αἱ ἀπώλειαι πυρῆνος, αἱ ὅποιαι προέρχονται ἀπὸ τὰ δινορρεύματα ἢ ρεύματα Φουκώ, δεδομένου ὅτι ταῦτα κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον συναντοῦν μίαν μεγάλην ἐν σειρᾷ ἀντίστασιν. Ἡ μόνωσις τῶν ἔλασμάτων δὲν ἐμποδίζει τὴν διέλευσιν τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν τοῦ πεδίου, διότι ἡ μαγνητικὴ διαπερατότης τοῦ πυρῆνος δὲν μεταβάλλεται.

Τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ μὲν μαγνητικαὶ γραμμαὶ ὁ-

δεύουν παραλλήλως πρὸς τὰ ἑλάσματα, ἐνῶ τὰ δινορρεύματα καθέτως πρὸς αὐτά.

γ) Τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τῶν ἐναλλακτήρων μὲ στρεφομένους πόλους ἔναντι τῶν τοιούτων μὲ σταθερούς πόλους εἶναι τὰ ἔξῆς :

#### Πλεονεκτήματα :

1. Χρειαζόμεθα μόνον δύο δακτυλίους διὰ τὴν τροφοδότησιν τῆς διεγέρσεως, ἐνῶ εἰς τοὺς ἐναλλακτῆρας μετὰ στρεφομένου τυμπάνου χρειαζόμεθα τρεῖς διὰ μηχανὰς ἀνευ οὐδετέρου καὶ τέσσαρες διὰ μηχανὰς μετὰ οὐδετέρου. Ἐπὶ πλέον, ἐπειδὴ ἡ ἔντασις διεγέρσεως εἶναι μικροτέρα τῆς ἔντάσεως ποὺ παράγει ἡ μηχανή, οἱ δακτύλιοι εἶναι μικροτέρων διαστάσεων.

2. Τὸ συνεχὲς ρεῦμα τῆς διεγέρσεως εἶναι χαμηλῆς τάσεως, ἐνῶ τὸ παραγόμενον ἀπὸ τὴν μηχανὴν ρεῦμα εἶναι συνήθως μέσης ἢ ύψηλῆς τάσεως. Συνεπῶς ἀφ' ἐνὸς μὲν ἡ κατασκευὴ τῶν δακτυλίων εἶναι εύκολωτέρα, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἡ ἐπιθεώρησις, δικαθαρισμὸς καὶ ἡ ἀντικατάστασις τῶν ψηκτρῶν, ὅταν λειτουργῇ ἡ μηχανή εύκολος.

3. Διὰ τὴν παραγωγὴν μεγάλης τάσεως ἀπαιτοῦνται βαθεῖαι ὁδοτάσεις μὲ πολλοὺς ἀγωγούς. Αἱ βαθεῖαι ὁδοντάσεις ἔξασθενίζουν περισσότερον τὴν βάσιν τοῦ ὁδόντος εἰς τὰς μηχανὰς μὲ περιστρεφόμενον τύμπανον παρὰ εἰς τὰς μηχανὰς μὲ στρεφομένους πόλους.

4. Ὑπάρχει περισσότερος χῶρος διὰ τὸ τύλιγμα τοῦ τυμπάνου, ἐπομένως διαμορφοῦται εύκολώτερον, ὡς τύλιγμα ύψηλῆς τάσεως, ἐπὶ ἀκίνήτου τυμπάνου παρὰ ἐπὶ κινουμένου.

5. Αἱ μονώσεις τῶν ἀγωγῶν τοῦ τυλίγματος ύψηλῆς τάσεως δὲν καταπονοῦνται λόγω φυγοκέντρου δυνάμεως. Τοῦτο ἔχει ίδιαιτέρων σημασίαν εἰς πολυστρόφους μηχανάς.

#### Μειονεκτήματα :

Τὸ μόνον μειονέκτημα τῶν μηχανῶν μὲ περιστρεφομένους πόλους εἶναι ἡ ἔλλειψις ἀρκετοῦ χώρου διὰ τὴν τοποθέτησιν τοῦ τυλίγματος διεγέρσεως εἰς τὴν περίπτωσιν μεγάλου ἀριθμοῦ μαγνητικῶν πόλων. Τότε ἀναγκαστικῶς αἱ μηχαναὶ κατασκευάζονται μὲ στα-

θερούς πόλους καὶ περιστρεφόμενον τύμπανον. Τοιαῦται μηχαναὶ εἰναι χαμηλῆς καὶ μέσης ίσχύος, τάσεως μέχρι 500 V. Αἱ ὑψηλῆς τάσεως μηχαναὶ κατασκευάζονται πάντοτε μὲ περιστρεφομένους πόλους.

5. α) Μετὰ τὸν παραλληλισμὸν μιᾶς γεννητρίας πρὸς μίαν ἄλλην ἢ πρὸς τὸ δίκτυον αἱ ἐνέργειαι διὰ τὴν φόρτισιν τῆς εἰναι αἱ ἔξης :

(α) "Οταν ἡ γεννητρία εἰναι συνεχοῦς ρεύματος, αὐξάνομε τὴν ἔντασιν διεγέρσεως τῆς μὲ τὴν ρυθμιστικὴν ἀντίστασιν διεγέρσεως, ὅποτε ἡ H.E.D. τῆς μηχανῆς αὐξάνει. Μὲ τὴν αὔξησιν τῆς H.E.D. αὐξάνεται καὶ ἡ ίσχύς, τὴν ὅποιαν προσδίδει ἡ παραλληλισθεῖσα γεννητρία πρὸς τὸ δίκτυον καὶ ἐφ' ὅσον τὸ φορτίον παραμένει σταθερόν, ἐλαττοῦται ἀντιστοίχως ἡ ίσχύς, τὴν ὅποιαν προσδίδει εἰς τὸ δίκτυον ἡ προϋπάρχουσα γεννητρία.

'Ἐπομένως μὲ τὸν κατάλληλον χειρισμὸν τῆς ρυθμιστικῆς ἀντίστάσεως διεγέρσεως καταμερίζομε τὸ φορτίον εἰς τὰς δύο γεννητρίας.

(β) "Οταν ἡ γεννητρία εἰναι ἐναλλασσομένου ρεύματος (ἐναλλακτήρ), δὲν ἐπενεργοῦμεν εἰς τὴν ἔντασιν διεγέρσεως τῆς μηχανῆς, ἀλλὰ εἰς τὸν ρυθμιστὴν στροφῶν τῆς κινητηρίας μηχανῆς, ποὺ κινεῖ τὸν ἐναλλακτῆρα κατὰ ἔννοιαν τῆς αὐξήσεως τῶν στροφῶν. Οὕτως ὁ παραλληλισθεῖσας ἐναλλακτήρας ἀναλαμβάνει φορτίον καὶ ἐφ' ὅσον τὸ ὀλικὸν φορτίον τοῦ δικτύου παραμένει σταθερόν, ἡ ίσχύς τὴν ὅποιαν προσδίδει ὁ προϋπάρχων ἐναλλακτήρας μειοῦται.

Τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα ἔχομε καὶ ἐὰν ἐπενεργήσωμεν ἐπὶ τοῦ ρυθμιστοῦ στροφῶν τῆς κινητηρίας μηχανῆς τοῦ προϋπάρχοντος ἐναλλακτῆρος κατὰ τὴν ἔννοιαν μειώσεως τοῦ ἀριθμοῦ στροφῶν. Οὕτω δι' ἐνὸς ἐκ τῶν ἀνωτέρω τρόπων καταμερίζομε τὸ φορτίον τοῦ δικτύου εἰς τοὺς δύο ἐναλλακτῆρας ἀναλόγως τῆς ὀνομαστικῆς των ίσχύος.

- β) Πρὸ τῆς διορθώσεως τοῦ συν φ τῆς ἐγκαταστάσεως ἔχομε :

$$\text{Φαινομένη ίσχύς : } N_S = \frac{N}{\text{συν } \varphi_1} = \frac{100}{0,6} = 167 \text{ kVA.}$$

"Αεργος ίσχυς:  $N_x = \sqrt{N_{\varphi}^2 - N^2} = \sqrt{167^2 - 100^2} = 133 \text{ kVAR.}$

Μετά τὴν διόρθωσιν τοῦ συν φ τῆς ἐγκαταστάσεως ἔχομεν:

'Η πραγματική ίσχυς παραμένει ἡ αὐτή:  $N = 100 \text{ kW.}$

'Η φαινομένη ίσχυς:  $N'_{\varphi} = \frac{N}{\text{συν } \Phi_2} = \frac{100}{0,95} = 105 \text{ kVA} \quad \text{καὶ}$

ἡ ἀεργος ίσχυς:  $N'_{\alpha} = \sqrt{N'^{\prime 2}_{\varphi} - N^2} = \sqrt{105^2 - 100^2} = 31,6 \text{ kVAR.}$

'Η διαφορὰ τῶν ἀεργῶν ίσχύων ἀπορροφεῖται ύπὸ τῶν τριῶν πυκνωτῶν, ἦτοι:

$$N_c = 133 - 31,6 = 101,4 \text{ kVAR.}$$

"Εκαστος πυκνωτής ἀπορροφεῖ:  $N'_c = \frac{N_c}{3} = \frac{101,4}{3} = 33,8 \text{ kVAR.}$

Δεχόμενοι ὅτι ἔκαστος πυκνωτής εὑρίσκεται ύπὸ τάσιν 380 V (σύνδεσις κατὰ τρίγωνον), ἡ ίσχυς ἔκαστου πυκνωτοῦ ίσοῦται πρός:

$$N'_c = U_c \cdot I_c \cdot \eta \mu 90^\circ = 380 \cdot I_c \cdot 1 \quad \text{ἢ}$$

$$I_c = \frac{N'_c}{380} = \frac{33800}{380} = 89 \text{ A,}$$

ἀλλὰ

$$I_c = \frac{U_c}{\frac{1}{C\omega}} = U_c \cdot C \cdot \omega$$

καὶ συνεπῶς ἡ χωρητικότης ἔκαστου πυκνωτοῦ θὰ εἴναι:

$$\begin{aligned} C &= \frac{I_c}{\omega U_c} = \frac{I_c}{2\pi f U_c} = \frac{89}{2 \times 3,14 \times 50 \times 380} = \\ &= \frac{89}{314 \times 380} = 747 \mu\text{F}. \end{aligned}$$

### Ο Μ Α Σ 3η

1. α) [Έδω δὲ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲν ὅσα περιλαμβάνονται εἰς τὸ βιβλίον τῶν Ἡλεκτρικῶν Μηχανῶν, Ἰδρ. Εὐγενίδου, παράγρ. 2·3 (ἔδαφ. δ) διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ συλλέκτου καὶ εἰς τὴν παράγρ. 1·6 διὰ τὸν σκοπὸν καὶ τὴν λειτουργίαν αὐτοῦ].

- β) Διακύμανσις τάσεως γεννητρίας συνεχοῦς ρεύματος καλεῖται ἡ

μεταβολὴ τῆς τάσεως τῆς γεννητρίας ἀπὸ μηδενικὸν φορτίον εἰς τὸ πλῆρες φορτίον μὲ σταθερὰς στροφὰς καὶ ἔντασιν διεγέρσεως. Αὐτὴ ἐκφράζεται ως ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν τῆς τάσεώς της ὑπὸ τὸ πλῆρες φορτίον καὶ δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$\varepsilon \% = \frac{U_0 - U_1}{U_1} \cdot 100.$$

('Ηλεκτρικαὶ Μηχαναὶ, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 4·6).

γ) Οἱ ἀσύγχρονοι τριφασικοὶ κινητῆρες ἐπαγωγῆς διακρίνονται εἰς : 1. Ἀσυγχρόνους τριφασικοὺς κινητῆρας μὲ βραχυκυκλωμένον δρομέα καὶ 2. ἀσυγχρόνους τριφασικοὺς κινητῆρας μετὰ δακτυλίων. Οὗτοι διαφέρουν μόνον ως πρὸς τὴν κατασκευὴν τοῦ δρομέως. Ὁ δρομεὺς τῶν κινητήρων μὲ βραχυκυκλωμένον δρομέα ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν πυρῆνα, ὁ ὅποιος φέρει διαμήκεις αὔλακας ἐπὶ τῆς περιφερίας του, ἐντὸς τῶν ὅποιών τοποθετοῦνται ράβδοι (μπάρες) ἐκ χαλκοῦ ἢ ἀλουμινίου. Αἱ ράβδοι συνδέονται μεταξύ των εἰς τὰ δύο ἄκρα μὲ δύο δακτυλίους μεγάλης διατομῆς, ποὺ ὀνομάζονται δακτύλιοι βραχυκυκλώσεως. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον σχηματίζεται εἰς τὸν δρομέα ἔνα τύλιγμα, ποὺ ἔχει τὴν μορφὴν κλωβοῦ καὶ ὀνομάζεται τύλιγμα κλωβοῦ.

Ο δρομεὺς τῶν ἀσυγχρόνων κινητήρων μετὰ δακτυλίων, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς κινητῆρας μὲ βραχυκυκλωμένον δρομέα, φέρει τριφασικὸν τύλιγμα, τοῦ ὅποιου αἱ φάσεις συνδέονται συνήθως κατὰ ἀστέρα. Τὰ τρία ἐλεύθερα ἄκρα τῶν φάσεων συνδέονται εἰς τρεῖς ὀρειχαλκίνους δακτυλίους στερεωμένους ἐπὶ τοῦ ἄξονος τοῦ δρομέως. Οἱ δακτύλιοι εἶναι ἡλεκτρικῶς μονωμένοι μεταξύ των καὶ ως πρὸς τὸν ἄξονα. Ἐπὶ τῶν δακτυλίων ἐφάπτονται τρεῖς ψηκτραι, μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ὅποιών συνδέονται αἱ τρεῖς φάσεις τοῦ δρομέως μὲ τρεῖς μεταβλητὰς ἀντιστάσεις, ποὺ χρησιμεύουν διὰ τὴν ὁμαλὴν ἐκκίνησιν τοῦ κινητῆρος. Κατὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ κινητῆρος, ὅπου αἱ ἀντιστάσεις ἐκκινήσεως τίθενται ἐκτὸς λειτουργίας, εἰς πολλοὺς κινητῆρας ὑπάρχει ἐπὶ τοῦ δρομέως μηχανισμὸς ἀνυψώσεως τῶν ψηκτρῶν καὶ βραχυκυκλώσεως τῶν δακτυλίων. Τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τῶν κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέως εἶναι τὰ ἔξης :

**Πλεονεκτήματα:**

Είναι άπλοι εἰς τὴν κατασκευὴν καὶ χρῆσιν.

"Έχουν μικρὸν κόστος κατασκευῆς.

Είναι εὔκολοι εἰς τὴν συντήρησιν.

**Μειονεκτήματα:**

Δύσκολος ἡ μεταβολὴ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν στροφῶν τοῦ κινητῆρος.  
Κατὰ τὴν ἐκκίνησιν ἀπορροφοῦν ἀπὸ τὸ δίκτυον μεγάλην ἔντασιν  
ρεύματος.

Τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τῶν κινητήρων μετὰ δακτυ-  
λίων είναι τὰ ἔξης :

**Πλεονεκτήματα:**

Παρουσιάζουν μεγάλην ροπήν ἐκκινήσεως.

Εὔκολος ἡ μεταβολὴ τῶν στροφῶν μὲ τὴν βοήθειαν ρυθμιστικῶν  
ἀντιστάσεων, αἱ ὅποιαι συνδέονται ἐν σειρᾷ μὲ τὸ τύλιγμα τοῦ δρο-  
μέως (ρυθμιστής στροφῶν).

Δυνάμεθα νὰ ἐπιτύχωμεν ὁσονδήποτε μικρὰν ἔντασιν ἐκκινήσεως  
μὲ τὰς ρυθμιστικὰς ἀντιστάσεις τοῦ ἐκκινητοῦ.

**Μειονεκτήματα:**

Είναι πλέον δαπανηροὶ εἰς τὴν κατασκευὴν.

"Απαιτοῦν ἐπιμελημένην συντήρησιν λόγω ψηκτρῶν, δακτυλίων,  
ἀντιστάσεων ἐκκινήσεως κ.λπ.

2. α) Τὰ χαρακτηριστικὰ μεγέθη ἐνὸς συγχρόνου ἐναλλακτῆρος είναι:  
 —'Η ὄνομαστική του ἴσχυς. Αὐτὴ δίδεται εἴτε ὡς φαινομενική ἴσχυς  
(kVA) εἴτε ὡς πραγματική ἴσχυς (kW) ὑπὸ ὧρισμένον συν φ.  
 —'Ο ἀριθμὸς τῶν φάσεων.  
 —'Η ὄνομαστική του τάσις. Εἰς τοὺς τριφασικοὺς ἐναλλακτῆρας δί-  
δεται εἴτε ἡ πολική τάσις (π.χ. 15000 V) εἴτε ἡ πολική καὶ φασική  
τάσις (π.χ. 400 /231 V).  
 —'Η συχνότης τοῦ παραγομένου ρεύματος.  
 —'Ο ἀριθμὸς στροφῶν ἀνὰ λεπτὸν τοῦ ἐναλλακτῆρος.
- β) "Οπως είναι γνωστόν, οἱ σύγχρονοι κινητῆρες δύνανται νὰ λει-  
τουργοῦν μόνον μὲ τὸν σύγχρονον ἀριθμὸν στροφῶν ἀνὰ λεπτόν,

ποὺ εἶναι ἵσος μὲ τὴν ταχύτητα περιστροφῆς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου τοῦ ἐπαγωγικοῦ τυμπάνου τῆς μηχανῆς.

Κατὰ τὴν ἐκκίνησιν, μόλις τροφοδοτήσωμε τὸν κινητῆρα μὲ ἡλεκτρικὸν ρεῦμα, ἀμέσως τὸ μαγνητικὸν πεδίον ἀρχίζει νὰ περιστρέφεται μὲ τὴν σύγχρονην ταχύτητα. 'Ο δρομεὺς ὅμως τοῦ κινητῆρος εἶναι ἀδύνατον, λόγω τῆς ἀδρανείας, νὰ ἀποκτήσῃ καὶ αὐτὸς ἀμέσως τὸν σύγχρονον ἀριθμὸν στροφῶν ἀνὰ λεπτόν. Διὰ τοῦτο ὁ σύγχρονος κινητὴρ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐκκινήσῃ μόνος του.

Οἱ ἐν χρήσει τρόποι ἐκκινήσεως τῶν συγχρόνων κινητήρων εἶναι :


1. Ἐκκίνησις τῇ βοήθειᾳ μικροῦ ἀσυγχρόνου κινητῆρος.
2. Ἐὰν ὁ κινητὴρ εἶναι ἐζευγμένος μὲ γεννήτριαν συνεχοῦς ρεύματος καὶ διατίθεται ἔτερα πηγὴ συνεχοῦς ρεύματος, κατὰ τὴν ἐκκίνησιν, ἡ γεννήτρια μετατρέπεται εἰς κινητῆρα συνεχοῦς ρεύματος διὰ τὴν ἐκκίνησιν τοῦ συγχρόνου κινητῆρος.
3. Ἐκκίνησις μὲ τὴν βοήθειαν τυλίγματος κλωβοῦ, τὸ ὅποιον ἐκ κατασκευῆς φέρουν εἰς τὰ πέδηλα τῶν μαγνητικῶν πόλων ὥρισμένοι σύγχρονοι κινητῆρες.

γ) [‘Ο ἔξεταζόμενος θὰ δώσῃ τὴν ἀπάντησιν τοῦ θέματος ὡς σαφῶς ἀναγράφεται εἰς τὰς 'Ηλεκτρικὰς Μηχανάς, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 6·1)].

3. α) [‘Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ εἰς τὸ θέμα μὲ ὅσα περιλαμβάνονται σχετικὰ μὲ τὴν ἐρώτησιν εἰς τὰς 'Ηλεκτρικὰς Μηχανάς, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παραγρ. 6·8].

β) 'Η συνδεσμολογία τῶν ἀντιστάσεων τοῦ κλιβάνου διὰ τὴν τροφοδότησίν των ὑπὸ τριφασικοῦ δικτύου τριῶν ἀγωγῶν πολικῆς τάσεως 380V θὰ εἶναι κατ' ἀστέρα, διὰ νὰ ἐφαρμόζεται εἰς τὰ ἄκρα αὐτῶν τάσης 220V, ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 1. 'Η ὡμικὴ ἀντιστασις ἐκάστης ἀντιστάσεως εἶναι :

$$R = \frac{U_{\varphi}^2}{N} = \frac{220^2}{6000} = \frac{48400}{6000} = 8,06 \Omega.$$

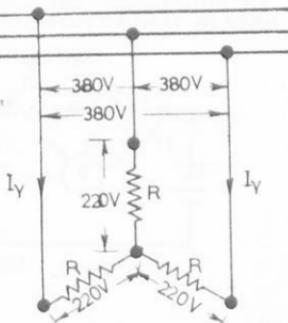

Σχ. 1.

'Η έντασης γραμμῆς  $I_Y = I_\varphi$  είναι :

$$I_Y = \frac{U_\varphi}{R} = \frac{220}{8,06} = 27,29 \text{ A.}$$

'Η διατομὴ τῶν ἀγωγῶν γραμμῆς λαμβάνεται ἐκ τῶν πινάκων (Δ Τόμος, 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Πίναξ 4) ἵστη πρὸς  $10 \text{ mm}^2$ . Διὰ τὴν διατομὴν αὐτὴν ἡ μεγίστη ἐπιτρεπομένη έντασης είναι 43 A, καὶ ἡ τιμὴ τῆς ἀσφαλείας 35 A (Δ Τόμος, 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Πίναξ 8) βάσει τῆς τάσεως καὶ τῆς ἔντάσεως λειτουργίας τοῦ κλιβάνου ἐπιλέγομε τυποποιημένον διακόπτην ἀπλῆς ἐνεργείας τριφασικὸν 500 V, 35 A.


4. α) 'Η συνολικὴ πτῶσις τάσεως εἰς τοὺς μετασχηματιστὰς ἐκφράζεται συνήθως ὡς ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς % τῆς τάσεως τοῦ δευτερεύοντος καὶ δίδεται ὑπὸ τῆς σχέσεως :

$$\epsilon \% = \frac{E_2 - U_2}{U_2} \cdot 100.$$


'Η συνολικὴ πτῶσις τάσεως ἐνὸς M/T λέγεται καὶ ρύθμισης τοῦ M/T καὶ είναι ἅνα βασικὸν χαρακτηριστικὸν τῆς ποιότητος τοῦ M/T.

Διὰ M/T τῆς τάξεως τῶν 15 kVA ἡ είναι περὶ τὰ 4% καὶ διὰ M/T τῆς τάξεως τῶν 100 kVA ἡ είναι περίπου 1,4%.

β) Διὰ νὰ προσδιορίσωμε τὴν τιμὴν μιᾶς ἀγνώστου ἀντιστάσεως  $R_X$  μὲ τὴν βοήθειαν βολτομέτρου καὶ ἀμπερομέτρου, ἐκτελοῦμε μίαν ἐκ τῶν κατωτέρω συνδεσμολογιῶν (σχ. 2, σχ. 3).

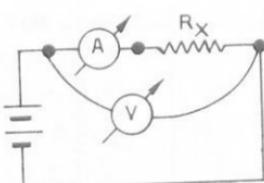

Σχ. 2.

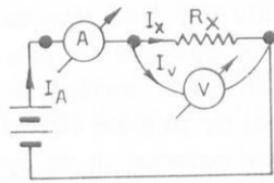

Σχ. 3.

'Εὰν  $I_A$  = ἡ έντασης τοῦ ρεύματος, ποὺ δεικνύει τὸ ἀμπερόμετρον.

$U$  = ἡ τάση, ποὺ δεικνύει τὸ βολτόμετρον.

$R_v =$  ἡ ἐσωτερική ἀντίστασις τοῦ βολτομέτρου.

$R_A =$  ἡ ἐσωτερικὴ ἀντίστασις τοῦ ἀμπερομέτρου.

$R_x =$  ἡ ἄγνωστος πρὸς μέτρησιν ἀντίστασις,

τότε, ἐὰν ἐφαρμόσωμε τὴν συνδεσμολογίαν τοῦ σχήματος 2, ἔχομεν :

$$U = I_A \cdot R_A + I_A \cdot R_x \quad \text{ἢ} \quad R_x = \frac{U - R_A \cdot I_A}{I_A},$$

καὶ ἐὰν ἐφαρμόσωμε τὴν συνδεσμολογίαν τοῦ σχήματος 3 ἔχομεν :

$$R_x = \frac{U}{I_x} \quad \text{ἢ} \quad R_x = \frac{U}{I_A - \frac{U}{R_v}}.$$

Ἐὰν δὲν ἐφαρμόσωμε τοὺς ἀνωτέρω τύπους, οἱ δόποιοι δίδουν τὴν ἀκριβῆ τιμὴν τῆς  $R_x$  εἰς κάθε περίπτωσιν, ἀλλὰ προσδιορίσωμε τὴν  $R_x$  ως ἀπλοῦν πηλίκον τῆς μετρουμένης τάσεως διὰ τῆς μετρουμένης ἐντάσεως, ἐφαρμόζοντες τὸν νόμον τοῦ ὕπου θὰ εὑρωμεν :

$$R'_x = \frac{U}{I_A},$$

τότε εἰς τὴν πρώτην συνδεσμολογίαν (σχ. 2), ποὺ θὰ παραλείψωμε τὴν πτῶσιν τάσεως εἰς τὸ ἀμπερόμετρον  $R_A \cdot I_A$ , θὰ ἔχωμε διαπράξει σφάλμα  $\delta_1 = R'_x - R_x$  καὶ μετὰ τὴν ἀντικατάστασιν προκύπτει κατ' ἀπόλυτον τιμὴν σφάλμα :

$$\delta_1 = \frac{U}{I_A} - \frac{U - R_A \cdot I_A}{I_A} = R_A.$$

Εἰς τὴν δευτέραν συνδεσμολογίαν, ποὺ θὰ παραλείψωμε τὸ  $\frac{U}{R_v}$ , θὰ κάνωμε κατ' ἀπόλυτον τιμὴν σφάλμα :

$$\delta_2 = R'_x - R_x = \frac{U}{I_A} - \frac{U}{I_A - U/R_v} = \frac{R_x^2}{R_x + R_v},$$

$$\text{ὅπου} \quad R'_x = \frac{U}{I_A} = \frac{R_x \cdot R_v}{R_x + R_v}.$$

Μὲ τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος ἔχομε :

$$\delta_1 = R_A = 0,4 \Omega$$

$$\delta_2 = \frac{R_x^2}{R_x + R_v} = \frac{10000^2}{10000 + 50000} = \frac{10000}{6} = 1666 \Omega.$$

Δηλαδή τὸ σφάλμα εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν εἶναι σημαντικόν.  
"Άρα ὁ καλύτερος τρόπος συνδεσμολογίας διὰ τὴν ἐν λόγῳ ἀντίστασιν, εἶναι ὁ τοῦ σχήματος 2. Έὰν ἡ πρὸς μέτρησιν ἀντίστασις εἶναι  $R_z = 12500 \Omega$ , τότε τὰ σφάλματα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν θὰ εἶναι :

$$\delta_1 \% = \frac{R_A}{R_z} 100 \% = \frac{0,4}{12500} \times 100 \% = 0,0032 \%$$

$$\delta_2 \% = \frac{R_z}{R_z + R_v} 100 \% = \frac{12500}{12500 + 50000} = 20 \text{ \%}.$$


5. α) Τάσις βραχυκλώσεως μετασχηματιστοῦ εἶναι ἡ τάσις, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἔφαρμοσθῇ εἰς τὸ πρωτεῦον τοῦ M/T, ὥστε μὲ βραχυκυκλωμένον τὸ δευτερεῦον νὰ ἔχωμε τὰ κανονικὰ ρεύματα φορτίσεως, τόσον εἰς τὸ πρωτεῦον ὅσον καὶ εἰς τὸ δευτερεῦον τοῦ M/T.

Ἡ τάσις βραχυκυκλώσεως ἐνὸς M/T εἶναι ἓνα σοβαρὸν στοιχεῖον αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τὴν μέτρησιν τῆς προκύπτει ἡ ἴσοδύναμος σύνθετος ἀντίστασις Z τοῦ M/T διὰ τῆς σχέσεως :

$$U_\beta = I_x \cdot Z.$$

Ἡ τάσις βραχυκυκλώσεως τοῦ μετασχηματιστοῦ δίδεται συνήθως ὡς ποσοστὸν τῆς ὀνομαστικῆς τάσεως λειτουργίας αὐτοῦ.

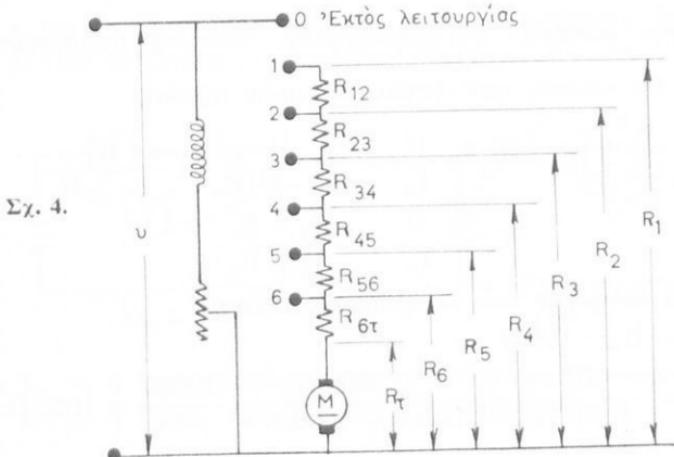- β) Ἡ διάταξις τῶν ἀντιστάσεων τοῦ ἐκκινητοῦ φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 4. Ἡ ὀνομαστικὴ ἔντασις κινητῆρος εἶναι :



$$I = \frac{N}{U \cdot \eta} = \frac{12 \times 736}{220 \times 0,85} = 47,2 \text{ A.}$$

"Αρα ἡ όλική ἀντίστασις ἐκκινητοῦ καὶ τυμπάνου προκύπτει :

$$R_1 = \frac{U}{I_{\text{ex}}} = \frac{220}{1,5 \times 47,2} = \frac{220}{70,80} = 3,1 \Omega.$$

Συνεπῶς ἡ όλική ἀντίστασις ἐκκινητοῦ :

$$R_{\text{ex}} = R_1 - R_2 = 3,1 - 0,3 = 2,80 \Omega.$$

Αἱ ἐπὶ μέρους ἀντιστάσεις τοῦ ἐκκινητοῦ ὑπολογίζονται ἐκ τῶν κατωτέρω σχέσεων ('Ηλεκτρικαὶ Μηχαναὶ, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 6.5) :

$$R_2 = \frac{I}{I_{\text{ex}}} \cdot R_1 = \frac{1}{1,5} \cdot 3,1 = \frac{1}{1,5} \times 3,1 = 2,06 \Omega \quad \text{καὶ}$$

$$R_{12} = R_1 - R_2 = 3,10 - 2,06 = 1,04 \Omega.$$

$$R_3 = \frac{I}{I_{\text{ex}}} \cdot R_2 = \frac{1}{1,5} \times 2,06 = 1,37 \Omega \quad \text{καὶ}$$

$$R_{23} = R_2 - R_3 = 2,06 - 1,37 = 0,69 \Omega.$$

$$R_4 = \frac{I}{I_{\text{ex}}} \cdot R_3 = \frac{1}{1,5} \times 1,37 = 0,91 \Omega,$$

$$R_{34} = R_3 - R_4 = 1,37 - 0,91 = 0,46 \Omega.$$

$$R_5 = \frac{I}{I_{\text{ex}}} \cdot R_4 = \frac{1}{1,5} \times 0,91 = 0,60 \Omega,$$

$$R_{45} = R_4 - R_5 = 0,91 - 0,60 = 0,31 \Omega.$$

$$R_6 = \frac{I}{I_{\text{ex}}} \cdot R_5 = \frac{1}{1,5} \times 0,60 = 0,40 \Omega,$$

$$R_{56} = R_5 - R_6 = 0,60 - 0,40 = 0,20 \Omega.$$

$$R_7 = 0,3 \Omega \quad R_{\sigma\tau} = R_\sigma - R_\tau = 0,40 - 0,30 = 0,10 \Omega.$$

### Ο Μ Α Σ 4η

1. α) Τὰ ἀνορθωτικὰ συστήματα κυρίως χρησιμοποιοῦνται :

1. Εἰς τὴν φόρτισιν τῶν συσσωρευτῶν.

2. Εἰς τὴν ἡλεκτρικὴν κίνησιν σιδηροδρόμων, τρόλλεϋ κ.λπ.

3. Εις τὴν γαλβανοπλαστικὴν καὶ ἄλλας ἡλεκτροχημικὰς κατεργασίας.
4. Εις τὴν τροφοδότησιν τηλεφωνικῶν καὶ τηλεγραφικῶν ἐγκαταστάσεων κυκλωμάτων, χωρισμῶν κ.λπ.
- "Εκαστον ἀνορθωτικὸν σύστημα περιλαμβάνει :
- "Ενα μετασχηματιστήν, ὁ ὅποιος χρησιμεύει διὰ νὰ μετατρέπῃ τὴν τάσιν τοῦ δικτύου εἰς τὴν τάσιν εἰσόδου τοῦ ἀνορθωτοῦ.
  - Τὸν κυρίως ἀνορθωτήν, ὁ ὅποιος παραλαμβάνει τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα καὶ τὸ ἀποδίδει ὡς ρεῦμα μιᾶς μόνον φορᾶς (ἀνορθωμένον ρεῦμα).
  - Τὰ φίλτρα, ποὺ ἔχουν σκοπὸν νὰ ἔξομαλύνουν τὸ ἀνορθωμένον ρεῦμα.
  - Τοὺς πίνακας ὀργάνων ἐλέγχου. Οὕτοι δύνανται νὰ παραλειφθοῦν εἰς ἀνορθωτικὰ συστήματα μικρᾶς ίσχύος.
  - Τὰς ἀσφαλιστικὰς διατάξεις.

β) Ἡ διάταξις τῶν ἀντιστάσεων τοῦ ἐκκινητοῦ δίδεται εἰς τὴν ἀπάντησιν τοῦ θέματος 5β τῆς ὁμάδος 3.

Ἡ δλικὴ ἀντίστασις τοῦ ἐκκινητοῦ μετὰ τῆς ἀντιστάσεως τυμπάνου εἶναι :

$$R_1 = \frac{U}{I_{\text{ext}}} = \frac{120}{60} = 2 \Omega.$$

Ἡ δλικὴ ἀντίστασις τοῦ ἐκκινητοῦ εἶναι :

$$R_{\text{ext}} = R_1 - R_2 = 2 - 0,29 = 1,71 \Omega.$$

$$R_2 = \frac{I}{I_{\text{ext}}} \cdot R_1 = 0,70 \times 2 = 1,40 \Omega,$$

$$R_{12} = R_1 - R_2 = 2 - 1,40 = 0,60 \Omega.$$

$$R_3 = \frac{I}{I_{\text{ext}}} \cdot R_2 = 0,70 \times 1,40 = 0,98 \Omega,$$

$$R_{23} = R_2 - R_3 = 1,40 - 0,98 = 0,42 \Omega.$$

$$R_4 = \frac{I}{I_{\text{ext}}} \cdot R_3 = 0,70 \times 0,98 = 0,686 \Omega,$$

$$R_{34} = R_3 - R_4 = 0,98 - 0,686 = 0,29 \Omega.$$

$$R_5 = \frac{I}{I_{\text{ext}}} \cdot R_4 = 0,70 \times 0,686 = 0,480 \Omega,$$

$$R_{45} = R_4 - R_5 = 0,686 - 0,480 = 0,206 \Omega.$$

$$R_6 = \frac{I}{I_{\text{ex}}} \cdot R_5 = 0,70 \times 0,48 = 0,336 \Omega,$$

$$R_{56} = R_5 - R_6 = 0,480 - 0,336 = 0,144 \Omega.$$


$$R_{\tau} = 0,2 \quad R_{\sigma\tau} = R_{\sigma} - R_{\tau} = 0,336 - 0,29 = 0,046 \Omega.$$

2. α) Τὸ φωτοκύτταρον εἶναι μία ἡλεκτρονικὴ λυχνία, ἡ ὅποια ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἡλεκτρόδια τὴν κάθοδον καὶ τὴν ἀνοδόν. Ἡ κάθοδος εἶναι κατεσκευασμένη ἀπὸ λεπτὸν ἔλασμα μετάλλου, τὸ ὅποιον φέρει ἕνα στρῶμα ἀπὸ μίαν οὐσίαν, ἡ ὅποια ἔχει τὴν ἴδιότητα νὰ ἐλευθερώῃ ἡλεκτρόνια, ὅταν προσπίπτῃ ἐπ' αὐτῷ δέσμη φωτός. Μέταλλα, τὰ ὅποια ἔχουν τὴν ἴδιότητα αὐτὴν εἶναι τὸ ἀσβέστιον, τὸ ρουβίδιον κ.ἄ.

Ἡ ἄνοδος συνδέεται μὲ τὸν θετικὸν πόλον συσσωρευτοῦ καὶ ἡ κάθοδος μὲ τὸν ἀρνητικὸν πόλον, ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 1. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἡ ἄνοδος ἔλκει τὰ ἡλεκτρόνια, τὰ ὅποια ἀπελευθεροῦνται ἐκ τῆς καθόδου, ὅταν φῶς προσπέσῃ ἐπ' αὐτῆς. "Οταν τὸ φῶς δὲν προσπίπτῃ ἐπὶ τῆς καθόδου, ἡ κάθοδος δὲν ἔκπεμπει ἡλεκτρόνια, ἡ ἄνοδος δὲν ἔλκει καὶ τὸ ρεῦμα διὰ τοῦ φωτοκυττάρου μηδενίζεται.

Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος εἰς τὸ κύκλωμα τοῦ φωτοκυττάρου εἶναι ἀνάλογος τῆς λαμπρότητος τῆς φωτεινῆς δέσμης, ἡ ὅποια προσπίπτει ἐπὶ τῆς καθόδου, διότι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἔκπεμπομένων ἐκ τῆς καθόδου ἡλεκτρονίων εἶναι ἀνάλογος τῆς φωτεινῆς ἐνέργειας τῆς φωτεινῆς δέσμης τῆς προσπιπτούστης ἐπὶ τῆς φωτευασθήτου καθόδου.

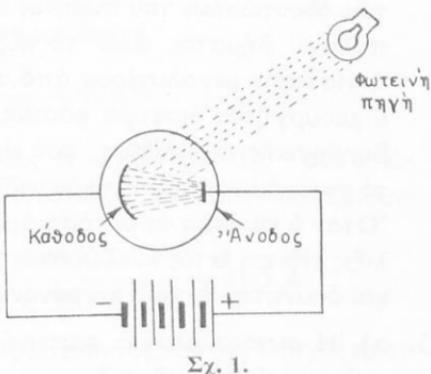Τὰ φωτοκύτταρα χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν ἀναπαραγωγὴν τοῦ ἦχου τῶν κινηματογραφικῶν ταινιῶν, τῶν ταινιῶν τηλεοράσεως, εἰς τὸν ἑλεγχὸν τῆς φλογὸς τῶν καυστήρων λεβήτων κ.λπ.





β) ('Η άπαντησις ἐκ τῆς παραγράφου 3.4, 'Ηλεκτροτεχνίας, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Ε.).


γ) 'Η συνδεσμολογία τῶν τυλιγμάτων τετραπολικοῦ μονοφασικοῦ κινητήρος ἐπαγωγῆς γίνεται ως εἰς τὸ σχῆμα 2. Ως φαίνεται καὶ εἰς τὸ σχῆμα, τὰ πηνία κυρίας καὶ βοηθητικῆς περιελίξεως, ὅταν τοποθετηθοῦν ἐντὸς τῶν ὀδοντώσεων, συνδέονται κατὰ τρόπον, ὡστε ἡ ροή τοῦ ρεύματος εἰς αὐτὰ νὰ εἴναι τοιαύτη, ὡστε οἱ διαδοχικοὶ πόλοι νὰ ἔχουν ἀντίθετον πολικότητα.

'Η βοηθητικὴ περιελίξις (βοηθητικὸν τύλιγμα) τοποθετεῖται ἐντὸς τῶν ὀδοντώσεων τοῦ πυρῆνος τοῦ στάτου καὶ εἰς ἀπόστασιν μισοῦ πολικοῦ βήματος ἀπὸ τὸ κύριον τύλιγμα. Αὕτη παρουσιάζει ἀντίστασιν μεγαλυτέραν ἀπὸ τὸ κύριον τύλιγμα μὲ σκοπὸν ὅπως δημιουργῆται διαφορὰ φάσεως μεταξὺ τῶν ρευμάτων κυρίας καὶ βοηθητικῆς περιελίξεως, ποὺ είναι ἀναγκαία διὰ νὰ δημιουργηθῇ τὸ στρεφόμενον μαγνητικὸν πεδίον διὰ τὴν ἐκκίνησιν τοῦ κινητήρος. "Οταν ὁ κινητήρας ἀποκτήσῃ ἀρκετὰς στροφάς, ἡ βοηθητικὴ περιέλιξις τίθεται ἐκτὸς κυκλώματος μὲ τὸν φυγοκεντρικὸν διακόπτην S καὶ ὁ κινητήρας ἐργάζεται μόνον μὲ τὸ κύριον τύλιγμα.

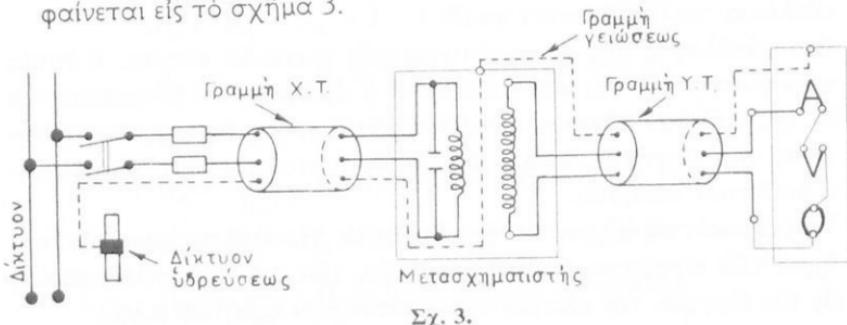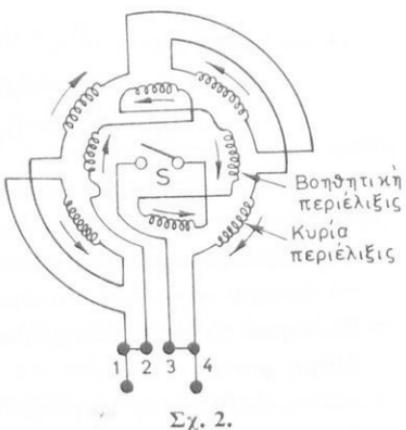3. α) 'Η συνδεσμολογία φωτεινῆς ἐπιγραφῆς μὲ τὴν λέξιν A.V.O. φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 3.



β) Ἡ ζητουμένη συνδεσμολογία τοῦ κινητῆρος μετὰ τοῦ M/T παρίσταται εἰς τὸ σχῆμα 4.

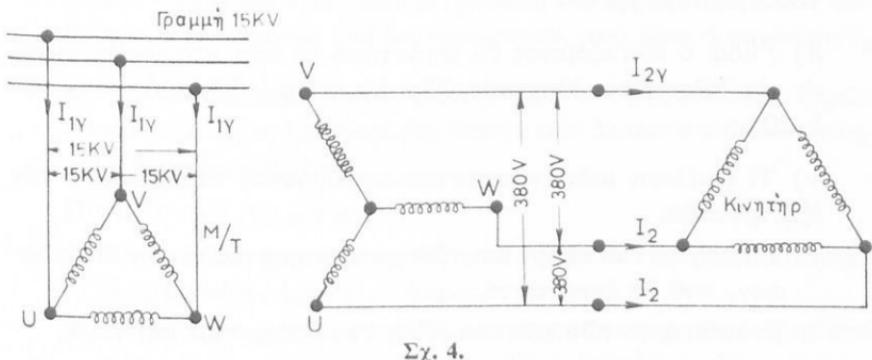

Σχ. 4.

1. Ἡ ίσχὺς τοῦ κινητῆρος εἰς kW είναι :

$$N = 50 \times 0,736 = 36,8 \text{ kW.}$$

Απορροφουμένη ύπό τοῦ κινητῆρος ίσχύς :

$$N_x = \frac{N}{\eta_x} = \frac{36,8}{0,92} = 40 \text{ kW.}$$

Ἐπιλύοντες τὸν τύπον τῆς ίσχύος  $N = \sqrt{3} \cdot U_\pi \cdot I_{Y\rho} \cdot \sin \phi$  ὡς πρὸς τὸ ρεῦμα γραμμῆς, εὑρίσκομε τὸ ρεῦμα γραμμῆς—δευτερεύοντος M/T.

$$I_{2Y} = \frac{N_x}{\sqrt{3} \cdot U_\pi \cdot \sin \phi} = \frac{40000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,85} = 71,5 \text{ A.}$$

2. Ἡ ἀπορροφουμένη ύπό τοῦ πρωτεύοντος τοῦ M/T ίσχύς είναι:

$$N_1 = \frac{N_x}{\eta_\mu} = \frac{40}{0,95} = 42,105 \text{ kW.}$$

Ἐπιλύοντες πάλιν τὸν τύπον τῆς ίσχύος τοῦ τριφασικοῦ M/T ὡς πρὸς τὴν ἔντασιν, εὑρίσκομε τὸ ρεῦμα τῆς γραμμῆς ἀπὸ τὴν πλευρὰν τοῦ πρωτεύοντος τοῦ M/T.

$$N_1 = \sqrt{3} \cdot U_\pi \cdot I_{1Y} \cdot \sin \phi \quad \text{καὶ}$$


$$I_{1Y} = \frac{N_1}{\sqrt{3} \cdot U_\pi \cdot \sin \phi} = \frac{42105}{\sqrt{3} \times 15000 \times 0,85} = 1,9 \text{ A.}$$

π.χ. δύο κινητήρες είναι βραχυκυκλωμένου δρομέως μεγάλης ίσχύος (άνω του 1,1 kW), χρησιμοποιείται διακόπτης άστερος—τριγώνου ή άντιστάσεις έκκινήσεως ή αύτομετασχηματιστής.

('Ηλεκτροτεχνία, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Δ, παράγρ. 10.2).

### Ο Μ Α Σ 5η

1. α) ('Η απάντησις έκ της παραγράφου 5.11, 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α).
- β) Τὸ σχῆμα 1 παριστᾶ ἀπλῆν διάταξιν τριφασικῆς ἀνορθώσεως μὲ ξηρούς ἀνορθωτάς.

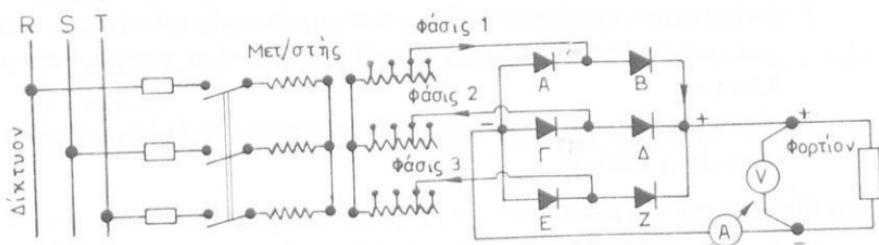

Σχ. 1.

#### Λειτουργία:

"Όταν ή φάσης 1 είναι θετική καὶ αἱ φάσεις 2 καὶ 3 είναι ἀρνητικαί, τὸ ρεῦμα ρέει ἀπὸ τὴν φάσιν 1 μέσω τοῦ ἀνορθωτικοῦ στοιχείου β πρὸς τὸ φορτίον. Τὸ ρεῦμα ἐντὸς τοῦ φορτίου ἔχει κατεύθυνσιν ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω. 'Η ἐπιστροφὴ τοῦ ρεύματος γίνεται διὰ τῶν ἀνορθωτικῶν στοιχείων Γ καὶ Ε εἰς τὰς φάσεις 2 καὶ 3. "Όταν ἡ φάσης 2 γίνη θετική, τὸ ρεῦμα ρέει μέσω τοῦ ἀνορθωτικοῦ στοιχείου Δ πρὸς τὸ φορτίον καὶ ἐπιστρέφει μέσω τῶν ἀνορθωτικῶν στοιχείων Α καὶ Ε εἰς τὰς φάσεις 1 καὶ 3. Παρατηροῦμεν ὅτι ή ροὴ τοῦ ρεύματος διὰ τοῦ φορτίου είναι πάλιν ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω, ἥτοι κατὰ τὴν ιδίαν πάντοτε διεύθυνσιν. Τὸ αὐτὸ θὰ συμβῇ καὶ ὅταν ἡ φάσης 3 γίνη θετική.

Συνεπῶς μὲ τὴν ἀνωτέρω διάταξιν λαμβάνομε τριφασικὸν Ε.Ρ. ἀπὸ τὸ δίκτυον καὶ μετατρέπομε τοῦτο εἰς συνεχὲς ρεῦμα διὰ τοῦ φορτίου.

- γ) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 4·2, 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Δ).
2. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 3·5, 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Ε).
- β) [‘Ο ἔξεταζόμενος θὰ δώσῃ τὴν λύσιν τῆς ἀσκήσεως, ὅπως ἀναγράφεται εἰς 'Ηλεκτρικὰς Μηχανᾶς, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α, σελ. 208 - 209].
3. α) [Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲν ὅσα σχετικὰ ἀναφέρονται εἰς τὰς 'Ηλεκτρικὰς Μηχανᾶς, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 4·11].
- β) Οἱ βιομηχανικοὶ πυκνωταὶ κατασκευάζονται μὲν ὅπλισμὸν ἐκ μεταλλικῶν φύλλων, διαμορφωμένων εἰς κυλίνδρους ἢ εἰς ὄρθιογώνια παραλληλόγραμμα καὶ μὲν διηλεκτρικὸν παραφινοῦχον χάρτην τοποθετημένον μεταξὺ τῶν μεταλλικῶν φύλλων. Τὸ ὅλον σύστημα, ἀφοῦ ὑποστῇ εἰδικὴν ξήρανσιν, διὰ νὰ ἀπαλλαγῇ τελείως ἐκ τῆς ὑγρασίας, τοποθετεῖται ἐντὸς σιδηροῦ δοχείου πλήρους ἐλαίου ἢ ἄλλης ρευστῆς μονωτικῆς οὐσίας.
- Οἱ βιομηχανικοὶ πυκνωταὶ κατασκευάζονται διὰ τάσεις 220, 380, 500 καὶ 1000 βόλτης καὶ διὰ ίσχεις μέχρι 20 kVAR.
- Διὰ μεγαλυτέρας ίσχεις τοποθετοῦνται περισσότεροι πυκνωταὶ εἰς παράλληλον συνδεσμολογίαν.
- Τὰ πλεονεκτήματα τῶν πυκνωτῶν τούτων, ὅταν χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν βελτίωσιν τοῦ συνφ μιᾶς ἐγκαταστάσεως, εἴναι :
- 1) 'Η εἰς αὐτούς ἀπώλεια ίσχυός είναι πολὺ μικρά.
  - 2) Δὲν ἀπαιτοῦν ἐπιτήρησιν κατὰ τὴν λειτουργίαν των.
  - 3) Δὲν ἔχουν φθειρόμενα οὔτε στρεφόμενα μέρη καὶ διὰ τὸν λόγον αὐτὸν είναι ἀσφαλοῦς λειτουργίας.
  - 4) Είναι δυνατὸν νὰ συγκροτηθοῦν εἰς ὅμαδας εἰς τρόπον, ὥστε νὰ είναι δυνατή ἡ συμπλήρωσί των ἐν περιπτώσει ἐπεκτάσεως τῆς ἐγκαταστάσεως.
  - 5) Καθιστοῦν δυνατὴν τὴν βελτίωσιν τοῦ συντελεστοῦ ίσχύος ἐπὶ

τόπου δι' οίονδή ποτε ἐπαγωγικὸν κινητῆρα ἢ ἐπαγωγικὴν συσκευὴν καταναλώσεως.

6) Δὲν ἀπαιτοῦν βάσεις θεμελειώσεως διὰ τὴν ἐγκατάστασίν των.

γ) Φωτεινὴ ἵσχυς μιᾶς φωτεινῆς πηγῆς ὀνομάζεται ἡ φωτεινὴ ἐνέργεια, ἡ ὅποια ἀκτινοβολεῖται ὑπὸ τῆς πηγῆς εἰς τὴν μονάδα τοῦ χρόνου.

‘Η φωτεινὴ ἵσχυς μετρεῖται εἰς Λοῦμεν (Lm).

4. α) (‘Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 4·18, ’Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, ‘Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α).

β) Στρεφόμενον μαγνητικὸν πεδίον ὀνομάζομε τὸ μαγνητικὸν πεδίον, τὸ ὅποιον δημιουργεῖται ἀπὸ τριφασικὸν (γενικώτερα πολυφασικὸν) τύλιγμα μηχανῆς ἐναλλασσομένου ρεύματος, ὅταν τὸ τύλιγμα τροφοδοτῆται μὲ ἀντίστοιχον ἐναλλασσόμενον ρεῦμα. ‘Η δημιουργία του ὀφείλεται εἰς τὸν μεταχρονισμὸν (διαφορὰν φάσεως) τῶν ρευμάτων, ποὺ τροφοδοτοῦν τὰ τυλίγματα τῶν τριφασικῶν κινητήρων.

5. α) (‘Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγρ. 3·5, ’Ηλεκτροτεχνίας, ‘Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Ε).

β) Γραφικῶς :

Πρὸ τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ συγχρόνου κινητῆρος ἔχομεν :

$$N = 420 \text{ kW} \quad \text{καὶ} \quad \sigma \nu \phi = 0,6 \quad \text{ἢ} \quad \phi = 53^\circ 6'.$$

Μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ κατασκευάζομε τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον τῶν ἴσχυών OAB, ἐκ τοῦ ὅποιου προκύπτει :

$$N_x = AB = 560 \text{ kVAR.}$$

‘Ο σύγχρονος κινητὴρ θὰ ἀπορροφῇ ἀπὸ τὸ δίκτυον ἴσχύν :

$$N' = \frac{250 \times 0,736}{0,92} = 200 \text{ kW.}$$


Ἄρα ἡ ὀλικὴ ἴσχυς τοῦ ἐργοστασίου θὰ είναι τώρα :

$$N'' = N + N' = 420 + 200 = 620 \text{ kW}$$

καὶ ὁ συντελεστὴς ἴσχύος θὰ είναι συν  $\phi = 0,9$  ἢ  $\phi_2 = 25^\circ 48'$ .

Μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ κατασκευάζομε τὸ ὄρθογώνιον τρίγωνον ἴσχύων ΟΓΔ, ἐκ τοῦ ὅποιου προκύπτει (σχ. 2) :

$$N''_{\alpha} = 300 \text{ kVAR.}$$

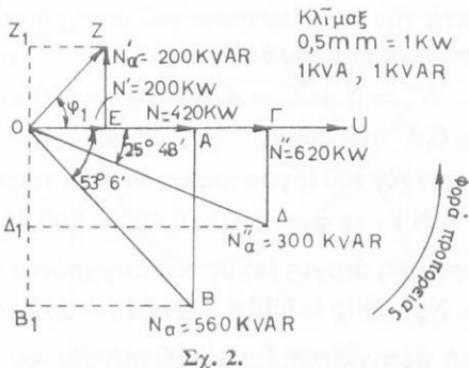

Σχ. 2.

Τὴν διαφορὰν τῶν ἀέργων ἴσχύων :

$B_1\Delta_1 = OB_1 - O\Delta_1 = AB - A\Delta = N_{\alpha} - N''_{\alpha} = 560 - 300 = 260 \text{ kVAR}$   
τὴν ἔδωσε προφανῶς ὁ σύγχρονος κινητήρος.

Κατασκευάζομε τώρα τὸ τρίγωνον ἴσχύων τοῦ συγχρόνου κινητῆρος ΟΕΖ, ὅπου :

$$OE = N' = 200 \text{ kW} \quad \text{καὶ} \quad N'_{\alpha} = EZ = OZ_1 = B_1\Delta_1 = 260 \text{ kVAR.}$$

Ἐκ τοῦ τριγώνου τούτου μετροῦμεν ὅτι :

$$\phi_1 = 53^\circ$$

καὶ συνεπῶς ὁ συντελεστής ἴσχύος, ὑπὸ τὸν ὅποιον θὰ πρέπει νὰ λειτουργῇ ὁ σύγχρονος κινητήρος μὲ χωρητικήν φόρτισιν τοῦ δικτύου, εἴναι:

$$\text{συν } \phi_1 = 0,6.$$

Ἀναλυτικῶς :

Πρὸ τῆς ἔγκαταστάσεως τοῦ συγχρόνου κινητῆρος ἔχομεν :

$$N = 420 \text{ kW} \quad \text{καὶ} \quad \text{συν } \phi = 0,6 \quad \text{προκύπτει} \quad \phi = 53^\circ 6' \quad \text{καὶ} \\ \text{εφ } \phi = 1,33.$$

Ἄρα ἡ ἀέργος ἴσχὺς τοῦ ἔργοστασίου εἶναι :

$$N_{\alpha} = N \cdot \epsilon \phi \phi = 420 \times 1,33 = 558,6 \text{ kVAR.}$$

‘Ο σύγχρονος κινητήρος θὰ ἀπορροφῇ ίσχύν :

$$N' = \frac{250 \times 0,736}{0,92} = 200 \text{ kW.}$$

Συνεπῶς μετὰ τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ συγχρόνου κινητῆρος ἡ ὄλι-  
κὴ ίσχὺς τοῦ ἔργοστασίου θὰ εἴναι :

$$N'' = N + N' = 420 + 200 = 620 \text{ kW}$$

μὲν συν  $\phi_2 = 0,9$  προκύπτει  $\phi_2 = 25^\circ 48'$  καὶ εφ  $\phi_2 = 0,483$

καὶ ἡ ἀεργος ίσχὺς τοῦ ἔργοστασίου θὰ εἴναι τώρα :

$$N''_\alpha = N'' \cdot \text{εφ } \phi_2 = 620 \times 0,483 = 299,46 \text{ kVAR.}$$

Ἄρα ἡ χωρητικὴ ἀεργος ίσχὺς τοῦ συγχρόνου κινητῆρος εἴναι :

$$N'_\alpha = N_\alpha - N''_\alpha = 558,6 - 299,46 = 259,14 \text{ kVAR.}$$

Ἐπειδὴ δὲ ἡ πραγματικὴ ίσχὺς τοῦ συγχρόνου κινητῆρος εἴναι :

$$N' = 200 \text{ kW} \quad \text{θὰ } \ddot{\chi}\omega\mu\epsilon\text{ν :}$$

$$\text{εφ } \phi_2 = \frac{N'_\alpha}{N'} = \frac{259,14}{200} = 1,295 \quad \text{ἢ } \phi_2 = 52^\circ 20'.$$

Ἐξ αὐτῆς ὁ συντελεστὴς ίσχύος τοῦ συγχρόνου κινητῆρος εἴναι :


$$\text{συν } \phi_2 = 0,61.$$

### Ο Μ Α Σ 6η

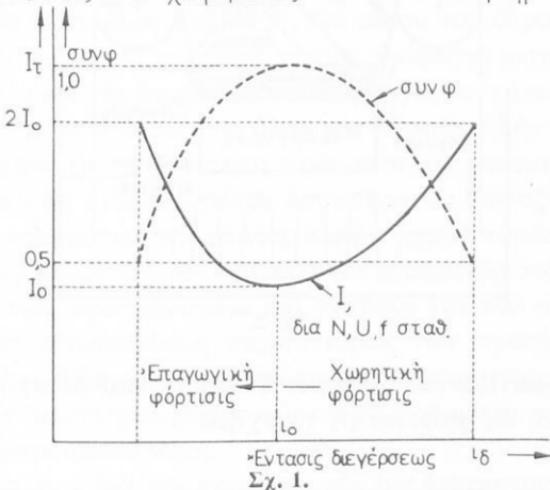1. α) Αἱ καμπύλαι V τῶν συγχρόνων τριφασικῶν κινητήρων είναι ἔνα σύνολον καμπυλῶν σχήματος V, αἱ ὅποιαι παριστοῦν γραφι-  
κῶς τὴν μεταβολὴν τοῦ ρεύματος τυμπάνου I, τοῦ κινητῆρος, ὅταν μεταβάλλεται ἡ ἔντασις διεγέρσεως, ἐνῶ ἡ ίσχὺς N, ἡ τάσις U καὶ ἡ συχνότης τοῦ ρεύματος τροφοδοτήσεως ĥ παραμένουν σταθερά. Διὰ κάθε τιμήν τῆς ἀπορροφουμένης ὑπὸ τοῦ κινητῆρος ίσχύος N προκύπτει καὶ μία τοιαύτη καμπύλη (σχ. 1).

Ἐκ τῆς μελέτης τῶν καμπυλῶν V τοῦ συγχρόνου κινητῆρος προ-  
κύπτουν τὰ ἀκόλουθα συμπεράσματα : "Ἐνας σύγχρονος κινητήρ  
λειτουργῶν ὑπὸ φορτίον δύναται νὰ ἐργάζεται μὲ συν  $\phi = 1$ , ὅπότε τὸ ρεῦμα διὰ τοῦ τυμπάνου θὰ εἴναι ἐλάχιστον διὰ μίαν τιμὴν τῆς ἔντάσεως διεγέρσεως i<sub>o</sub>, ἡ ὅποια ὀνομάζεται κανονικὴ διέ-  
γερσις.

Διὰ μεταβολῆς τῆς ἑντάσεως διεγέρσεως τοῦ κινητῆρος κατορθώνομεν οὕτως, ὥστε ὁ κινητὴρ νὰ φορτίζῃ τὸ δίκτυον εἴτε ἐπαγωγικῶς εἴτε ώμικῶς εἴτε χωρητικῶς. "Οταν ὁ κινητὴρ ὑποδιεγερθῇ




(διέγερσις μικροτέρα τῆς κανονικῆς  $i_o$ ), φορτίζει τὸ δίκτυον ἐπαγωγικῶς, ὅταν ὁ κινητὴρ ὑπερδιεγερθῇ (διέγερσις μεγαλυτέρα τῆς κανονικῆς  $i_o$ ), συμπεριφέρεται ὡς χωρητικὴ κατανάλωσις, δι' αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτήν σύγχρονος πυκνωτής.

β) [Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲ τὰ ὅσα ἀναφέρονται σχετικῶς εἰς τὴν παράγρ. 4.12, τοῦ Α Τόμου τῶν Ἡλεκτρικῶν Μηχανῶν, Ἰδρ. Εὐγενίδου, διὰ τὰς αἰτίας μειώσεως τῆς πολικῆς τάσεως καὶ εἰς τὴν παράγρ. 4.8, σελ. 134 τοῦ αὐτοῦ βιβλίου διὰ τὴν σχέσιν τῆς πολικῆς τάσεως καὶ ΗΕΔ].

γ) [Ἐνταῦθα ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ ἐν συντομίᾳ μὲ ὅσα ἀναφέρονται σχετικῶς εἰς τὴν παράγρ. 3.5 (σελ. 62 - 3) τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Ε].


2. α) 'Ο μηχανισμὸς τῆς φωτεινῆς ἐφημερίδος ἐμφαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 2.

'Ἐπι μιᾶς ταινίας ἐκ χάρτου πλάτους 11 ἑκ. καὶ μήκους ἀρκετὰ μεγά-

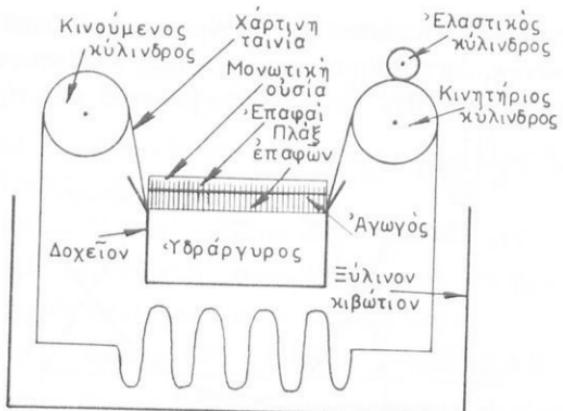

Σχ. 2.

λου, σχηματίζονται διάφοροι διαφημιστικοί λέξεις μὲ διάτρητα γράμματα, ως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 3.

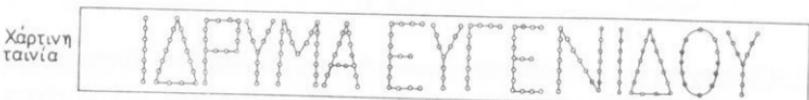

Σχ. 3.

‘Η ταινία κολλᾶται εἰς τὰ δύο ἔλευθερα κατὰ τὸ μῆκος ἄκρα τῆς καὶ δι’ ἐνὸς κινητῆρος μὲ μειωτῆρα στροφῶν (1 : 40) μετακινεῖται ὀδηγουμένη ἀπὸ τοὺς κυλίνδρους.

Κατὰ τὴν κίνησίν της ἡ ταινία διέρχεται μεταξὺ τῆς ἄνω ἐπιφανείας τοῦ ὑδραργύρου καὶ τῆς πλακὸς ἐπαφῶν καὶ συγκεντροῦται ἐντὸς τοῦ ξυλίνου κιβωτίου.

‘Η πλάξ τῶν ἐπαφῶν εἶναι ἐκ μονωτικοῦ ὄλικοῦ, ἔχει συνήθως διαστάσεις  $80 \times 10 \times 1$  cm καὶ φέρει 14 σειρὰς ὁπῶν. Ἐπὶ ἑκάστης σειρᾶς ἡ ἀπόστασις μεταξὺ τῶν ὁπῶν εἶναι ἵση μὲ τὸ ἥμισυ τῆς διαμέτρου αὐτῶν, τὸ δὲ σύνολον τῶν ὁπῶν εἶναι περίπου 1800. Ἐντὸς τῶν ὁπῶν τοποθετοῦνται συρμάτινοι ἀγωγοί, τὰ ἄκρα τῶν ὁπῶν ἀπὸ τὴν μίαν πλευρὰν εύρισκονται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον μετὰ τῆς πλακὸς καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν προεξέχουν ὑπὸ μορφὴν βελονῶν καὶ δι’ ἀγωγῶν συνδέονται μὲ τὴν μίαν ἐπα-

φήν ίσαρίθμων λαμπτήρων πυρακτώσεως διατεταγμένων εἰς έπιτά σειρᾶς ἐπὶ ἑνὸς ἐπιμήκους πίνακος (ταμπλώ).

Αἱ ἐπαφαὶ τῶν λαμπτήρων τροφοδοτοῦνται ὑπὸ τοῦ δευτερεύοντος ἑνὸς M/T, τάσεως 220/42 V, διὰ μέσου τοῦ ὑδραργύρου.

"Οταν ἔνα τμῆμα τῆς χαρτίνης ταινίας εύρισκεται μεταξὺ τῆς πλακός ἐπαφῶν καὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὑδραργύρου, τότε ὁ χάρτης ὡς μονωτικὸν ὄλικὸν διακόπτει ὅλας τὰς ἐπαφάς, πλὴν ἐκείνων πού ἀντιστοιχοῦν εἰς τὰ διάτρητα γράμματα καὶ τοιουτορόπως εἰς τὸν πίνακα θὰ ἀνάψουν μόνον λαμπτῆρες εἰς διάταξιν τῶν ἀντιστοίχων γραμμάτων τῆς ταινίας. Καθὼς ὅμως ἡ ταινία κινεῖται, τὰ διάτρητα γράμματα ἀποκαθιστοῦν νέας ἐπαφάς εύρισκομένας παραπλεύρως τῶν προηγουμένων καὶ ἀνάβουν ἐπὶ τοῦ πίνακος νέους λαμπτῆρας εύρισκομένους παραπλεύρως τῶν προηγουμένων.

Τὰ ἀνωτέρω δίδουν τὴν ἐντύπωσιν εἰς τὸν παρατηρητὴν τοῦ πίνακος τῶν λαμπτήρων ὅτι κινοῦνται τὰ γράμματα καὶ αἱ ὑπ' αὐτῶν σχηματιζόμεναι λέξεις.

Τοιουτορόπως διὰ τὸν παρατηρητὴν ἔνα διάτρητον γράμμα τῆς χαρτίνης ταινίας, τὸ ὅποιον εἰσέρχεται εἰς τὴν πλάκα ἐπαφῶν, ἀναπαρίσταται εἰς τὸν πίνακα τῶν λαμπτήρων καὶ φαίνεται κινούμενον, ἥως ὅτου ἔξελθη ἐκ τῆς πλακός ἐπαφῶν, ὅπότε δὲν ἀποκαθιστᾶ ἐπαφάς καὶ φαίνεται νὰ ἔξαφανίζεται εἰς τὸ ἄκρον τοῦ πίνακος.

β) Ἡ ἀναπτυσσομένη ἐντὸς τοῦ ἀγωγοῦ ΗΕΔ είναι :

$$E = Bl/υημα.$$

Ἐδῶ είναι :  $\alpha = 90^\circ$  η  $\eta\mu\alpha = 1$  καὶ  $l = 0,15 \text{ m}$ .

Ἄρα :  $E = 0,8 \times 0,15 \times 4 \times 1 = 0,48 \text{ V}$ .

Συνεπῶς ἡ ἐντασις τοῦ ρεύματος, ποὺ θὰ διαρρέῃ τὸν ἀγωγόν, είναι:

$$I = \frac{E}{R} = \frac{0,48}{0,6} = 0,8 \text{ A.}$$

Ἡ ἀσκουμένη δύναμις ἐπὶ τοῦ ἀγωγοῦ θὰ ὑπολογισθῇ ἐκ τῆς σχέσεως :

$F = B \cdot l \cdot I \cdot \eta\mu\alpha = 0,8 \times 0,15 \times 0,8 \times \eta\mu 90^\circ = 0,096 \text{ Nw}$   
καὶ ἐπειδὴ 1 Nw = 102 gr :

$$F = 0,096 \times 102 = 9,79 \text{ gr.}$$

3. α) 'Η σύγχρονος ταχύτης τοῦ στρεφομένου μαγνητικοῦ πεδίου είναι :

$$n_1 = \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{60 \times 50}{4} = \frac{3000}{4} = 750 \text{ στρ./λεπτόν.}$$

'Η δλίσθησις δίδεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$S = \frac{n_1 - n_2}{n_1} = \frac{750 - 735}{750} = \frac{15}{750} = 0,02 \quad \text{ἢ} \quad S = 2\%.$$

'Η ἀνὰ φάσιν ΗΕΔ τοῦ δρομέως μὲ ἀνοικτὸν τὸ κύκλωμα θὰ είναι :

$$E_\varphi = \frac{E}{\sqrt{3}} = \frac{100}{1,73} = 57,8 \text{ V.}$$

'Η ἀνὰ φάσιν τάσις τοῦ δρομέως μὲ τοὺς δακτυλίους βραχυκυκλωμένους είναι :

$$U_\varphi = S \cdot E_\varphi = 0,02 \times 57,8 = 1,156 \text{ V.}$$

'Η ἀνὰ φάσιν αὐτεπαγωγικὴ ἀντίστασις τοῦ δρομέως ὑπὸ πλῆρες φορτίον είναι :

$$X_{L\varphi} = X_L \cdot S = 2 \times 0,02 = 0,04 \Omega.$$

'Η ἀνὰ φάσιν ἔντασις τοῦ ρεύματος εἰς τὸν δρομέα θὰ είναι :

$$I_\varphi = \frac{U_\varphi}{Z} = \frac{U_\varphi}{\sqrt{R^2 + X_{L\varphi}^2}} = \frac{1,156}{\sqrt{0,5^2 + 0,04^2}} = \frac{1,156}{0,502} = 2,3 \text{ A.}$$

'Ο συντελεστής ίσχύος μὲ τοὺς δακτυλίους βραχυκυκλωμένους είναι :

$$\sigma_{\text{υν } \varphi} = \frac{R}{Z} = \frac{0,5}{0,502} = 0,996.$$


4. α) [ 'Εδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ ἐν συντομίᾳ μὲ ὅσα ἀναφέρονται σχετικῶς εἰς τὴν παράγρ. 5.3 ἐδάφιον 2, τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β ].

- β) "Ἐντασιν φωτισμοῦ ἢ φωτισμὸν μιᾶς ἐπιφανείας ὀνομάζομε τὴν φωτεινὴν ίσχυν, τὴν ὁποίαν δέχεται ἐκάστη μονὰς τῆς ἐπιφανείας ταύτης.

'Η ἔντασις φωτισμοῦ μετρεῖται εἰς λούξ (Lux).

- γ) "Ολα τὰ διπλᾶ βροχοτυλίγματα ἔχουν διπλάσιον ἀριθμὸν παραλλήλων κλάδων ἀπὸ τὰ ἀπλᾶ. 'Επειδὴ δὲ τὰ ἀπλᾶ βροχοτυλί-

γματα ἔχουν ἀριθμὸν παραλλήλων κλάδων ἴσον μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν πόλων τῆς μηχανῆς, τὸ ὑπὸ ὅψιν διπλοῦν βροχοτύλιγμα θὰ ἔχῃ ἀριθμὸν παραλλήλων κλάδων διπλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πόλων τῆς μηχανῆς, ἡτοι ἀριθμὸς παραλλήλων κλάδων διπλοῦ βροχοτύλιγματος  $= 2 \cdot 2p = 12$  [σχ. 4(α)].

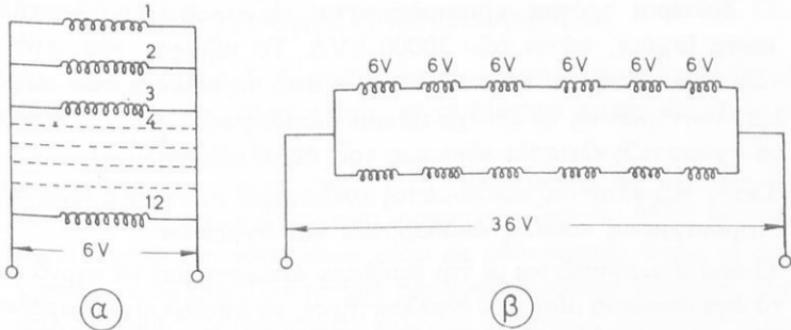

Σχ. 4.

Ἐὰν τὸ τύλιγμα συνδεθῇ ὡς ἀπλοῦν κυματοτύλιγμα, θὰ ἔχῃ δύο παραλλήλους κλάδους, ὅπότε ἀνὰ ἕξ κλάδοι τοῦ διπλοῦ βροχοτύλιγματος θὰ ἀποτελέσουν ἓνα παράλληλον κλάδον τοῦ ἀπλοῦ κυματοτύλιγματος [σχ. 4(β)] καὶ ἡ τάσις ἐκάστου παραλλήλου κλάδου, ἄρα καὶ τῆς γεννητρίας, θὰ εἶναι :

$$U = 6 \times 6 \text{ V} = 36 \text{ V}$$

Ἡ ἔντασις αὐτῆς, ἐπειδὴ μὲ τὴν ἀνωτέρω μετατροπὴν ἡ ἰσχὺς τῆς γεννητρίας παραμένει ἡ ίδια, θὰ εἶναι :

$$I = \frac{N}{U} = \frac{7200}{36} = 200 \text{ A.}$$

5. α) [Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ ἐν συντομίᾳ μὲ ὅσα περιέχονται εἰς τὴν παράγρ. 3·2 τῶν Ἡλεκτρικῶν Μηχανῶν, Ἰδρ. Εὔγενίδου, Τόμος Α].

β) Οἱ ἐν χρήσει τρόποι ψύξεως τῶν ἐναλλακτήρων εἶναι :

1. Διὰ τοῦ περιβάλλοντος ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος.
2. Διὰ κλειστοῦ κυκλώματος ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος.
3. Διὰ κλειστοῦ κυκλώματος ὑδρογόνου.

‘Ο πρῶτος τρόπος χρησιμοποιεῖται εἰς ἐναλλακτῆρας μικρᾶς ἴσχύος. Κατὰ τὸν τρόπον αὐτὸν ὁ ἐναλλακτὴρ ψύχεται μὲ συνεχῶς ἀνανεούμενον ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα, ὃ ὅποιος μὲ τὴν βοήθειαν ἀνεμιστήρων παραλαμβάνεται ἐκ τοῦ περιβάλλοντος χώρου καὶ κατευθύνεται πέριξ τῶν θερμαινομένων ἐπιφανειῶν τοῦ ἐναλλακτῆρος.

‘Ο δεύτερος τρόπος χρησιμοποιεῖται εἰς στροβίλοεναλλακτῆρας μέσης ἴσχύος, κάτω τῶν 30000 kVA. Τὸ κέλυφος τοῦ στάτου τῶν ἐναλλακτήρων τούτων διαφέρει ἀπὸ τὸ κέλυφος τῶν μικρῶν ἐναλλακτήρων εἰς τὸ ὅτι ἔχει εἰδικήν διαμόρφωσιν εἰς τρόπον, ὥστε νὰ σχηματίζῃ κλειστὸν κύκλωμα τοῦ ἀέρος ψύξεως.

‘Εντὸς τοῦ κλειστοῦ κυκλώματος κυκλοφορεῖ πάντοτε ὁ ἕδιος ἀήρ, ἀπηλλαγμένος κόνεως, ἀκαθαρσιῶν καὶ ύγρασίας.

‘Ο ἀήρ ἔχει αναγκάζεται μὲ τὴν βοήθειαν ἀνεμιστήρων νὰ περνᾷ ἀπὸ τὰ θερμαινόμενα μέρη τοῦ ἐναλλακτῆρος, τὰ ὅποια ψύχει παραλαμβάνοντας αὐτὸς τὴν θερμότητά των. Κατόπιν ὁ θερμὸς ἀήρ ὁδηγεῖται εἰς εἰδικὸν ψυγεῖον, ὅπου ἀποδίδει τὴν θερμότητα, ποὺ εἶχε παραλάβει, καὶ ψυχρὸς ἐπανέρχεται εἰς τὰ θερμαινόμενα μέρη, ἐπαναλαμβάνοντας τὸν κύκλον αὐτὸν συνεχῶς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς λειτουργίας τοῦ ἐναλλακτῆρος.

‘Ο τρίτος τρόπος χρησιμοποιεῖται εἰς στροβίλοεναλλακτῆρας μεγάλης ἴσχύος, ἄνω τῶν 30000 kVA. ‘Ο τρόπος αὐτὸς διαφέρει ἀπὸ τὸν δεύτερον τρόπον εἰς τὸ ὅτι τὸ κλειστὸν κύκλωμα ἀντὶ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος περιέχει ὑδρογόνον. Τὸ ὑδρογόνον ἔχει τὴν ἱκανότητα ταχυτέρας ἀπορροφήσεως τῆς θερμότητος, ἀπὸ ὅτι ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀήρ, καὶ ὡς ἐκ τούτου παρουσιάζει πολλὰ πλεονεκτήματα.

‘Απὸ οἰκονομικῆς ὅμως ἀπόψεως ὁ τρόπος αὐτὸς ψύξεως εἶναι ἀσύμφορος, διὰ τοῦτο χρησιμοποιεῖται μόνον εἰς στροβίλοεναλλακτῆρας μεγάλης ἴσχύος.

(‘Ηλεκτροτεχνία, ‘Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 3·2).

γ) [‘Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲ ὅσα περιλαμβάνονται εἰς τὴν παράγρ. 6·3 τῆς ‘Ηλεκτροτεχνίας, ‘Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Δ].

## Ο Μ Α Σ 7η

1. α) [Διὰ τὰς βλάβας τῶν ψηκτρῶν δὲ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲ δῆσα περιλαμβάνονται εἰς τὴν παράγρ. 7.4 (ἔδαφιον 6 μὲ στοιχεῖα α καὶ β) τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β καὶ διὰ τὴν συντήρησιν τῶν ψηκτρῶν μὲ δῆσα σχετικὰ περιλαμβάνονται εἰς τὴν παράγρ. 7.2 (ἔδαφιον 4) τοῦ ἴδιου βιβλίου].

β) "Ενας κινητήρ Σ.Ρ. σειρᾶς διαφέρει κατασκευαστικῶς ἀπὸ ἓνα μονοφασικὸν κινητήρα σειρᾶς μὲ συλλέκτην μόνον ὡς πρὸς τὴν κατασκευὴν τοῦ στάτου.

'Ο στάτης τῶν μονοφασικῶν κινητήρων σειρᾶς δὲν ἔχει μαγνητικούς πόλους, ὅπως οἱ μηχανὲς συνεχοῦς ρεύματος, ἀλλὰ μονοφασικὸν τύλιγμα τοποθετημένον μέσα εἰς ὁδοντώσεις, ὅπως οἱ ἀσύγχρονοι μονοφασικοὶ κινητῆρες βραχυκυκλωμένου δρομέως. 'Εκτὸς ἀπὸ τὸ κύριον μονοφασικὸν τύλιγμα ὑπάρχουν συνήθως τοποθετημένα εἰς τὸν στάτην καὶ ἀλλα δύο τυλίγματα: τὸ βοηθητικὸν τύλιγμα καὶ τὸ ἐπαγωγικὸν τύμπανον τοῦ δρομέως. Τὰ τυλίγματα αὗτὰ χρησιμεύουν διὰ νὰ ἐλαττώνουν τοὺς σπινθηρισμοὺς εἰς τὰς ψήκτρας. ('Ἡλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 5.6).

γ) 1) 'Ο ἀριθμὸς τῶν αὐλάκων ἀνὰ ἀπλοῦν πολικὸν βῆμα καὶ φάσιν θὰ εἴναι :

$$S' = \frac{S}{2p \cdot 3} = \frac{24}{2 \times 2 \times 3} = \frac{24}{12} = 2.$$

2) 'Ο ἀριθμὸς τῶν αὐλάκων, ποὺ περιέχονται μεταξὺ εἰσόδου καὶ ἔξόδου ἑκάστου συγκροτήματος ὁμάδων, ἔτοι τὸ πολικὸν βῆμα, θὰ εἴναι :

$$\text{Πολικὸν βῆμα } t_p = \frac{S}{2 \cdot p} = \frac{24}{2 \times 2} = \frac{24}{4} = 6.$$

3) Εἰς τὸ τριφασικὸν τύλιγμα αἱ ἀρχαὶ τῶν φάσεων πρέπει νὰ διαφέρουν κατὰ 120 ἡλεκτρικὰς μοίρας ἢ κατὰ γεωμετρικὰς μοίρας :

$$\dot{\alpha}_x = \frac{\alpha_n}{p} = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ.$$

Αἱ αὔλακες τοῦ ἐπαγωγικοῦ τυμπάνου διαφέρουν μεταξύ τῶν κατὰ  $\frac{360}{24} = 15^\circ$  (γεωμετρικὰς μοίρας). Ὅταν δὲ ἀριθμὸς τῶν διαδοχικῶν αὔλακων, ποὺ περιέχονται μεταξύ τῶν εἰσόδων δύο διαδοχικῶν φάσεων, θὰ εἴναι :

$$\frac{60^\circ}{15^\circ} = 4.$$

4) Πίναξ τῶν στοιχείων συνδέσεως ἔκαστης φάσεως :

Ἐκάστη φάσις θὰ περιλαμβάνῃ ὅκτω αὔλακας καὶ ἐὰν λάβωμεν ὅτι εἰς ἕκαστον αὔλακα τοποθετεῖται ἕνα στοιχεῖον (συγκεντρωτικὸν τύλιγμα), θὰ ἔχωμεν :

Φάσις 1η U – X: Θὰ περιλαμβάνῃ τὰ στοιχεῖα 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20 συνδεδεμένα ὡς κατωτέρω :

Τὸ στοιχεῖον	1 μὲ τὸ στοιχεῖον	$1 + 6 = 7$
Ἄπο » »	7 ἐπιστροφὴ εἰς τὸ στοιχεῖον	2
» »	2 μὲ τὸ στοιχεῖον	$2 + 6 = 8$
» »	8 εἰς τὸ στοιχεῖον	13
» »	13 μὲ τὸ στοιχεῖον	$13 + 6 = 19$
» »	19 ἐπιστροφὴ εἰς τὸ στοιχεῖον	14
» »	14 μὲ τὸ στοιχεῖον	$14 + 6 = 20.$

Φάσις 2η V – Y: Θὰ περιλαμβάνῃ τὰ στοιχεῖα 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24 συνδεδεμένα ὡς κατωτέρω :

Τὸ στοιχεῖον	5 μὲ τὸ στοιχεῖον	$5 + 6 = 11$
Ἄπο » »	11 ἐπιστροφὴ εἰς τὸ στοιχεῖον	6
» »	6 μὲ τὸ στοιχεῖον	$6 + 6 = 12$
» »	12 εἰς τὸ στοιχεῖον	17
» »	17 μὲ τὸ στοιχεῖον	$17 + 6 = 23$
» »	23 ἐπιστροφὴ εἰς τὸ στοιχεῖον	18
» »	18 μὲ τὸ στοιχεῖον	$18 + 6 = 24.$

Φάσις 3η W – Z: Θὰ περιλαμβάνῃ τὰ στοιχεῖα 9, 10, 15, 16, 21, 22, 3, 4 συνδεδεμένα ὡς ἔξης :

Τὸ στοιχεῖον	9 μὲ τὸ στοιχεῖον	9 + 6 = 15
Ἄπὸ »	15 ἐπιστροφὴ εἰς τὸ στοιχεῖον	10
» »	10 μὲ τὸ στοιχεῖον	10 + 6 = 16
» »	16 εἰς τὸ στοιχεῖον	21
» »	21 μὲ τὸ στοιχεῖον	21 + 6 = 27
		δηλ. τὸ 3
» »	27(3) ἐπιστροφὴ εἰς τὸ στοιχεῖον	22
» »	22 μὲ τὸ στοιχεῖον	22 + 6 = 28
		δηλ. τὸ 4.


2. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγρ. 3·7 καὶ 5·6, Ἡλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α).

β) Τὸ στρεφόμενον μαγνητικὸν πεδίον εἰς τοὺς μονοφασικοὺς κινητῆρας ἐπαγωγῆς δημιουργεῖται κατὰ τὴν ἐκκίνησιν τοῦ κινητῆρος μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς δευτέρου τυλίγματος, τὸ ὅποιον τοποθετεῖται ἐπὶ τοῦ στάτου τοῦ κινητῆρος καὶ εἰς ἀπόστασιν μισοῦ πολικοῦ βήματος ἀπὸ τοῦ κυρίου τυλίγματος. Τὸ τύλιγμα αὐτό, τὸ ὅποιον ὀνομάζεται βοηθητικὸν τύλιγμα ἢ βοηθητικὴ φάσις, διαρρέεται ὑπὸ ρεύματος, τὸ ὅποιον ἔχει μίαν φασικὴν ἀπόκλισιν φ ἔναντι τοῦ ρεύματος, τὸ ὅποιον διαρρέει τὸ κύριον τύλιγμα. Δεδομένου ὅτι τὸ βοηθητικὸν τύλιγμα τροφοδοτεῖται ἐν παραλλήλῳ ἀπὸ τὴν ίδιαν πηγὴν ποὺ τροφοδοτεῖ τὸ κύριον τύλιγμα, ἡ φασικὴ ἀπόκλισις δημιουργεῖται εἴτε ἀπὸ ἔνα πυκνωτήν, ὁ ὅποιος ἔχει συνδεθῆ ἐν σειρᾷ μὲ τὸ βοηθητικὸν τύλιγμα (μονοφασικοὶ κινητῆρες μὲ πυκνωτήν), εἴτε ἀπὸ τὴν μεγάλην ἀντίστασιν τοῦ βοηθητικοῦ τυλίγματος (μονοφασικοὶ κινητῆρες ἀντίστάσεως (σχ. 1)).

Διὰ νὰ ἔξηγήσωμε τὸ φαινόμενον τῆς δημιουργίας τοῦ στρεφομένου μαγνητικοῦ πεδίου εἰς τοὺς μονοφασικούς κινητῆρας ἐπαγωγῆς, θὰ δεχθῶμεν ὅτι ἡ φασικὴ ἀπόκλισις φ μεταξὺ τῶν ρευμάτων διὰ τοῦ κυρίου τυλίγματος καὶ τοῦ βοηθητικοῦ εἶναι ίση μὲ 90° καὶ ὅτι τὰ τυλίγματα αὐτὰ εἰς ἔνα διπολικὸν κινητῆρα εἶναι τοποθετημένα ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 1.

Τὴν χρονικὴν στιγμὴν ποὺ παριστάνει τὸ σχῆμα 1 (I) εἰς τὸ κύριον τύλιγμα, ἡ ἔντασις ἔχει τὴν μεγίστην τιμήν της. Ἀρα εἰς τὸ βοηθη-

τικὸν τύλιγμα ἡ ἔντασις θὰ είναι μηδενική, διότι, ώς παρεδέχθη μεν, τὰ δύο ρεύματα ἔχουν φασικὴν ἀπόκλισιν  $90^{\circ}$ . Τὸ μαγνητικὸν πεδίον ποὺ δημιουργεῖται (ἀπὸ τὸ κύριον τύλιγμα), θὰ διευθύνεται ἀπὸ τὸ Α πρὸς τὸ  $A_1$  ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα 1 (I).

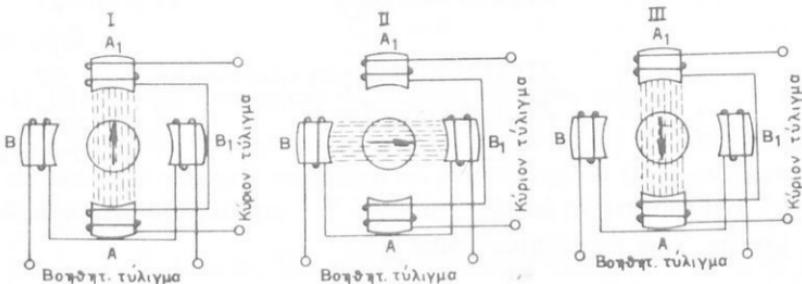

Σχ. 1.

Μετὰ ἓνα τέταρτον τῆς περιόδου τὸ ρεῦμα εἰς τὸ κύριον τύλιγμα θὰ είναι μηδενικόν, ἐνῶ τὸ ρεῦμα εἰς τὸ βοηθητικὸν τύλιγμα θὰ ἔχῃ μεγίστην τιμήν. Συνεπῶς τὸ μαγνητικὸν πεδίον ποὺ δημιουργεῖται (ἀπὸ τὸ βοηθητικὸν τύλιγμα), θὰ διευθύνεται ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα 1 (II).

Μετὰ ἓνα ἀκόμη τέταρτον τῆς περιόδου τὸ ρεῦμα εἰς τὸ κύριον τύλιγμα θὰ είναι μέγιστον ἀρνητικόν, ἐνῶ εἰς τὸ βοηθητικὸν τύλιγμα θὰ είναι μηδενικόν. Δηλαδὴ τὸ μαγνητικὸν πεδίον θὰ διευθύνεται ὡς εἰς τὸ σχῆμα 1 (III).

Ἐὰν συνεχίσωμε τὴν παρακολούθησιν αὐτήν, θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι εἰς κάθε πλήρη περίοδον τοῦ ρεύματος τὸ μαγνητικὸν πεδίον εἰς τὸν διπολικὸν κινητῆρα θὰ κάμη μίαν πλήρη στροφήν. Δηλαδὴ είναι ἓνα στρεφόμενον μαγνητικὸν πεδίον.

Εἰς πολλοὺς μονοφασικούς κινητῆρας ἐπαγωγῆς τὸ βοηθητικὸν τύλιγμα μετὰ τὴν ἐκκίνησιν τοῦ κινητῆρος ἀπομονοῦται μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς φυγοκεντρικοῦ διακόπτου. Τότε τὸ στρεφόμενον μαγνητικὸν πεδίον δημιουργεῖται πλέον ἀπὸ τὸ κύριον τύλιγμα καὶ τὸ ρεῦμα ποὺ κυκλοφορεῖ εἰς τοὺς ἀγωγοὺς τοῦ δρομέως τοῦ κινητῆρος.

γ) 'Η ἑντασις φωτισμοῦ διὰ τὰς διαφόρους περιπτώσεις εἶναι :

1. 'Ημέρας μὲ συνυφειὰ 5000 ἔως 10000 LX (Λούξ).
2. 'Ημέρας μὲ ἥλιον τὴν μεσημβρίαν περίπου 100000 LX.
3. Νύκται μὲ πανσέληνον 0,2 LX.

('Ηλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος, Ε, παράγρ. 1·3).

3. α) ('Η ἀπάντησις τοῦ θέματος δίδεται εἰς τὴν 'Ομάδα 1, θέμα 4 (β) τοῦ παρόντος βιβλίου).

β) Τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τῆς ψύξεως τῶν στροβιλοεναλλακτήρων δι' ὑδρογόνου εἶναι τὰ ἔξῆς :

Πλεονεκτήματα :

1. "Εχομε μικροτέρας ἀπώλειας, λόγω τριβῆς ἀερίου ψύξεως καὶ γεννητρίας.
2. 'Απαιτεῖται ἀνεμιστήρ μικροτέρας ἰσχύος. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτύχωμε βελτίωσιν τοῦ βαθμοῦ ἀποδόσεως κατὰ 0,75 ἔως 1 %. Τοῦτο ἔχει μεγάλην σημασίαν διὰ μηχανᾶς μεγάλης ἰσχύος.
3. "Εχομε μικροτέρας διαστάσεις μηχανῆς διὰ τὴν αὐτὴν φαινομένην ἰσχύν.
4. Αἱ μονώσεις τῶν γεννητριῶν δὲν ὑφίστανται βραδεῖαν φθορὰν λόγω ὁξειδώσεως.

Μειονεκτήματα :


1. Δυσχέρειαι εἰς τὴν κατασκευήν, διότι τὸ μῆγμα ὑδρογόνου καὶ ἀέρος εἶναι ἐκρηκτικόν. 'Απαιτεῖται ἐπομένως ἀνθεκτικωτέρα κατασκευή, ὡστε εἰς περίπτωσιν ἐκρήξεως νὰ προστατευθῇ ἔναντι ζημιῶν τὸ ἔξωτερικὸν περιβάλλον.
2. 'Απαιτεῖται μεγαλυτέρα στεγανότης ἐδράνων. Πρὸς τοῦτο χρησιμοποιοῦνται ἐδρανα τύπου λαβυρίνθου.
3. Πρέπει νὰ ὑπάρχῃ πλήρης ἐγκατάστασις ἀποτελουμένη ἀπὸ ὀροφυλάκιον, ὅργανα παρακολουθήσεως ὑδρογόνου κ.λπ., ὡστε νὰ συμπληροῦνται αἱ ἀπώλειαι καὶ νὰ παρακολουθῆται ἡ κυκλοφορία.

γ) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 2·2, 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Δ).

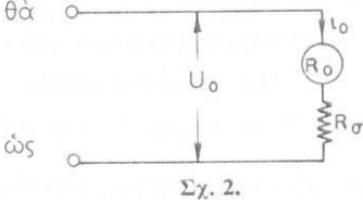4. α) Μετά τὴν σύνδεσιν τῆς ἐν σειρᾷ ἀντιστάσεως  $R_\sigma$ , ἡ τάσις τῆς μεγίστης ἀποκλίσεως τοῦ ὅργανου θὰ εἴναι (σχ. 2):

$$U_o = i_o R_o + i_o R_\sigma$$

Ἐπιλύοντες τὴν ἀνωτέρω σχέσιν ώς πρὸς  $R_\sigma$  ἔχομεν :



$$R_\sigma = \frac{U_o}{i_o} - R_o = \frac{50}{0,005} - 40 = 9960 \Omega$$

καὶ ἴσχὺς τῆς ἐν σειρᾷ χρησιμοποιουμένης ἀντιστάσεως  $R_\sigma$  θὰ εἴναι:

$$N_\sigma = i_o^2 \cdot R_\sigma = 0,005^2 \times 9960 = 0,249 \text{ W.}$$

β) Τὰ πλεονεκτήματα ἐκ τῆς συνδέσεώς τῶν τυλιγμάτων  $M/T$  εἰς τεθλασμένον ἀστέρα εἴναι τὰ ἀκόλουθα :

1. Ἐπιτρέπει τὴν ἀσύμμετρον φόρτισιν τοῦ  $M/T$  εἰς τὰς τρεῖς φάσεις τῆς χαμηλῆς τάσεως.
2. Ἐχει οὐδέτερον καὶ ἐπομένως δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ εἰς μικτὰ δίκτυα.

Γενικῶς ὁ  $M/T$  μὲ συνδεσμολογίαν τεθλασμένου ἀστέρος εἰς τὸ δευτερεῦον χρησιμοποιεῖται εἰς δίκτυα, ὅπου ἔχομε μεγάλην ἀνομοιομορφίαν φορτίου εἰς τὰς τρεῖς φάσεις τῆς χαμηλῆς τάσεως.

γ) (Ἐδῶ δὲ ἐξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲ ὅσα περιλαμβάνονται εἰς τὴν παράγραφον 5.3 (ἄνευ τοῦ παραδείγματος) τοῦ Α Τόμου τῶν Ἡλεκτρικῶν Μηχανῶν).

5. α) Ὁ ἀριθμὸς τῶν στοιχείων εἰς ἐνα τύλιγμα συνεχοῦς ρεύματος εἴναι διπλάσιος τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τομέων συλλέκτου. Ἐπομένως οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ στοιχείων ἀνὰ διάκενον ὀδοντώσεως θὰ εἴναι ἀντιστοίχως :

$$(α) \frac{2 \times 28}{14} = 4 \text{ στοιχεῖα / ὀδόντωσιν}$$

$$(β) \frac{2 \times 64}{16} = 8 \text{ στοιχεῖα / ὀδόντωσιν.}$$

β) Τὰ ἄκρα τῶν ὁμάδων συνδέονται εἰς τοὺς τομεῖς τοῦ συλλέκτου ὡς ἔξῆς :

- Εἰς τὰ ἀπλᾶ βροχοτυλίγματα τὰ δύο ἐλεύθερα ἄκρα τῆς ὁμάδος συνδέονται εἰς δύο γειτονικούς τομεῖς τοῦ συλλέκτου.
- Εἰς τὰ κυματοτυλίγματα (ἀπλᾶ ἢ πολλαπλᾶ) τὰ δύο ἐλεύθερα ἄκρα τῆς ὁμάδος συνδέονται εἰς δύο τομεῖς συλλέκτου, ποὺ ἀπέχουν μεταξύ των κατὰ τὸ βῆμα τοῦ συλλέκτου  $\psi_o = \frac{\Psi}{2}$ ,

ὅπου  $\psi_o$  = τὸ βῆμα τοῦ συλλέκτου μετρούμενον εἰς ἀριθμὸν τομέων συλλέκτου,  $\Psi$  = τὸ βῆμα τοῦ τυλίγματος μετρούμενον εἰς ἀριθμὸν στοιχείων.

('Ηλεκτρικαὶ Μηχαναὶ, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 2·12).

γ) Ἡ καταναλωθεῖσα ποσότητης θερμότητος διὰ τὴν θέρμανσιν τοῦ ὕδατος εἶναι :

$$Q = \frac{B \cdot (\theta_2 - \theta_1)}{\eta} = \frac{80 \times (85 - 15)}{0,90} = \frac{80 \times 70}{0,90} = \\ = \frac{5600}{0,90} = 6222 \text{ kcal.}$$

Μετατρέπομε τὴν ποσότητα αὐτὴν θερμότητος εἰς ἡλεκτρικὴν ἐνέργειαν βάσει τῆς σχέσεως  $1 \text{ kWh} = 860 \text{ kcal}$ , ἥτοι :

$$A = \frac{6222}{860} = 7,23 \text{ kWh.}$$

Ἡ ζητουμένη ἰσχὺς τοῦ θερμαντικοῦ στοιχείου τοῦ θερμοσίφωνος θὰ εἶναι συνεπῶς :

$$N = \frac{A}{t} = \frac{7,23 \text{ kW}}{1,5 \text{ h}} = 4,82 \text{ kW}$$

καὶ ἡ ὀμικὴ ἀντίστασις αὐτοῦ :

$$R = \frac{U^2}{N} = \frac{220^2}{4820} = \frac{48400}{4820} = 10 \Omega.$$

### Ο Μ Α Σ 8η


1. α) Αἱ ψῆκτραι κατασκευάζονται ἀπὸ σκληρὸν ἄνθρακα, γραφίτην ἢ ἀπὸ μῆγμα ἄνθρακος καὶ χαλκοῦ (μεταλλικαὶ ψῆκτραι).

Η συνήθης πίεσις τῶν ψηκτρῶν ἐπὶ τοῦ συλλέκτου εἶναι  $0,10 - 0,14 \text{ kg/cm}^2$ .

Η ἀντικατάστασις τῶν ψηκτρῶν πρέπει νὰ γίνεται ὅταν αἱ ψῆκτραι φθαροῦν κατὰ τὸ  $1/2$  τοῦ ὕψους των.


('Ηλεκτρικαὶ Μηχαναὶ, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 2·2).

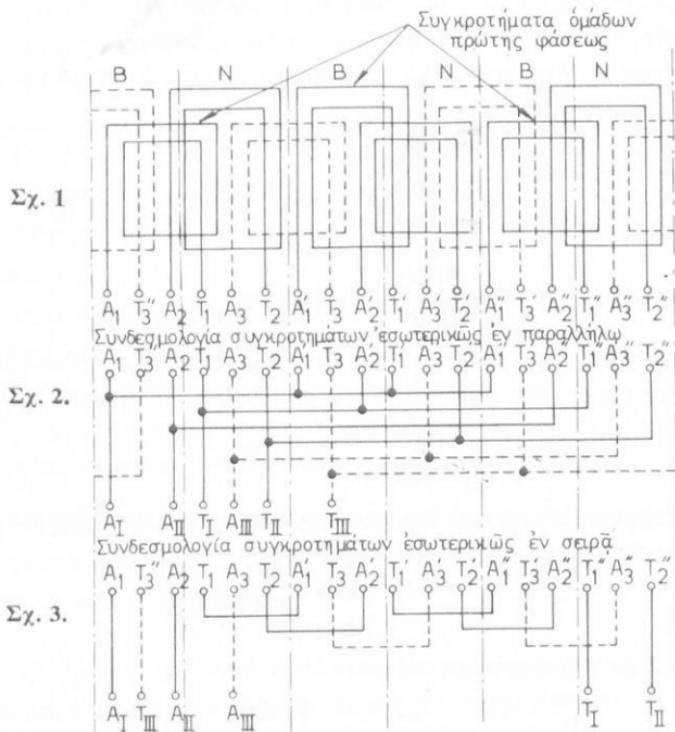β) Τὸ σχῆμα 1 παριστᾶ τὸ τύλιγμα συγχρόνου τριφασικῆς γεννητρίας μὲ τρία συγκροτήματα δύμάδων ἀνὰ φάσιν.




Τὰ συγκροτήματα ἑκάστης φάσεως δύνανται νὰ συνδεθῶσι ἔσωτερικῶς εἴτε ἐν σειρᾷ (σχ. 3), ὅταν θέλωμεν ἡ γεννητρία νὰ παράγῃ μεγάλην τάσιν, εἴτε ἐν παραλλήλω (σχ. 2), ὅταν θέλωμεν ἡ γεννητρία νὰ παράγῃ μεγάλην ἔντασιν ρεύματος.
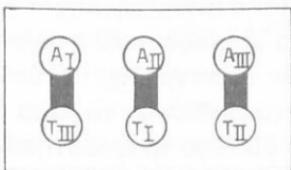
<sup>3</sup> Ανεξαρτήτως τοῦ τρόπου τῆς ἐσωτερικῆς συνδέσεως τῶν συγκροτημάτων, τὰ ἄκρα  $A_1 - T_1$ ,  $A_{II} - T_{II}$ ,  $A_{III} - T_{III}$  τῶν τριῶν φάσεων συνδέονται εἰς τοὺς ἀκροδέκτας τῆς πινακίδος τῆς τριφασικῆς γεννητρίας. Ταῦτα ἐξωτερικῶς συνδέονται κατὰ τρίγωνον ἢ κατ' ἀστέρα, ὡς φαίνεται εἰς τὰ σχήματα 4 καὶ 5.



Σύνδεσις κατὰ τρίγωνον

Σχ. 4.

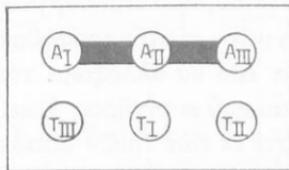

Σύνδεσις κατ' ἀστέρα

Σχ. 5.

‘Η σύνδεσις κατ' ἀστέρα γίνεται ὅταν θέλωμεν ἢ γεννήτρια νὰ τροφοδοτῇ ἀπ' εὐθείας τριφασικὸν σύστημα μετ' οὐδετέρου, δηπότε οὕτως συνδέεται εἰς τὸν οὐδέτερον κόμβον ( $A_1 - A_{II} - A_{III}$ ) τῆς γεννητρίας ἢ ὅταν θέλωμεν νὰ ἔχωμε πολὺ ύψηλὴν πολικήν τάσιν (εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν δούλετερος κόμβος τῆς γεννητρίας γειοῦται).

γ) Τὰ πλεονεκτήματα τῶν χαλυβδοσωλήνων ἐσωτερικῶν ἐγκαταστάσεων εἶναι ὅτι εἶναι κατάλληλοι διὰ νὰ χρησιμοποιοῦνται εἰς ὅλας σχεδὸν τὰς περιπτώσεις λόγω τῆς ἔξαιρέτου ἀντοχῆς των εἰς τὴν ὑγρασίαν καὶ ἐπειδὴ προστατεύουν ἐντελῶς τοὺς ἀγωγούς, παρέχοντος εἰς αὐτὰς πλήρη μηχανικήν προστασίαν. Ἐπὶ πλέον οἱ χαλυβδοσωλῆνες μᾶς προστατεύουν ἀπὸ ἡλεκτροπληγίαν, ἐπειδὴ διατηροῦν ἀγώγιμον συνέχειαν εἰς ὅλον τὸ μῆκος των, γεγονὸς τὸ ὅποιον χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν ἔκτελεσιν τῶν γειώσεων. (‘Ηλεκτροτεχνία, Ἰδρ. Εύγενίδου, Τόμος Δ, παράγρ. 3.3).

2. α) ‘Η φορὰ περιστροφῆς τῶν ἀσυγχρόνων μονοφασικῶν κινητηρίων καθορίζεται ἀπὸ τὴν φορὰν περιστροφῆς τοῦ στρεφομένου μαγνητικοῦ πεδίου, ποὺ ἀναπτύσσεται εἰς τὸν στάτην ἐκ τῆς διαφορᾶς φάσεως τῶν δύο ρευμάτων κυρίου καὶ βοηθητικοῦ τυλίγματος.

‘Η φορὰ περιστροφῆς τῶν μονοφασικῶν κινητήρων ἐπαγωγῆς ἀλλάσσει, ἐὰν ἀντιμεταθέσωμε τὰ δύο ἄκρα τοῦ βοηθητικοῦ τυλίγμα-

τος, δηλαδή έαν άντιστρέψωμε τὴν τροφοδότησιν τοῦ βοηθητικοῦ τυλίγματος, δύποτε άντιστρέφεται καὶ ἡ φορὰ περιστροφῆς τοῦ στρεφομένου μαγνητικοῦ πεδίου.

Ἡ φορὰ περιστροφῆς τῶν ἀσυγχρόνων τριφασικῶν κινητήρων καθορίζεται ἀπὸ τὴν φορὰν περιστροφῆς τοῦ στρεφομένου μαγνητικοῦ πεδίου, ποὺ δημιουργεῖται εἰς τὸν στάτην τῆς μηχανῆς, ὅταν τὰ τυλίγματα αὐτοῦ τροφοδοτοῦνται μὲ τριφασικὸν ἐναλλασσόμενον ρεῦμα. Διὰ νὰ ἀλλάξωμε τὴν φορὰν περιστροφῆς τοῦ ἀσυγχρόνου τριφασικοῦ κινητῆρος, ἀρκεῖ νὰ ἀντιμεταθέσωμε τὰ ἄκρα δύο οἰωνδήποτε ἐκ τῶν τριῶν φάσεων τοῦ δικτύου τροφοδοτήσεως τοῦ κινητῆρος.

β) Τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα διὰ τὴν σχεδίασιν τοῦ κυματοτυλίγματος εἶναι :


Ἄριθμὸς στοιχείων  $S = 2 \times 17 = 34$

$$\text{Πολικὸν βῆμα } \frac{S}{2p} = \frac{34}{2 \times 2} = 8 \frac{1}{2}.$$

Ἐκλέγομε  $\psi_1 = 9$ ,  $\psi_2 = 9$  καὶ συνεπῶς τὸ βῆμα τοῦ τυλίγματος θὰ εἶναι :  $\psi = \psi_1 + \psi_2 = 9 + 9 = 18$


$$\text{καὶ τὸ βῆμα συλλέκτου } \psi_a = \frac{\psi}{2} = \frac{18}{2} = 9.$$

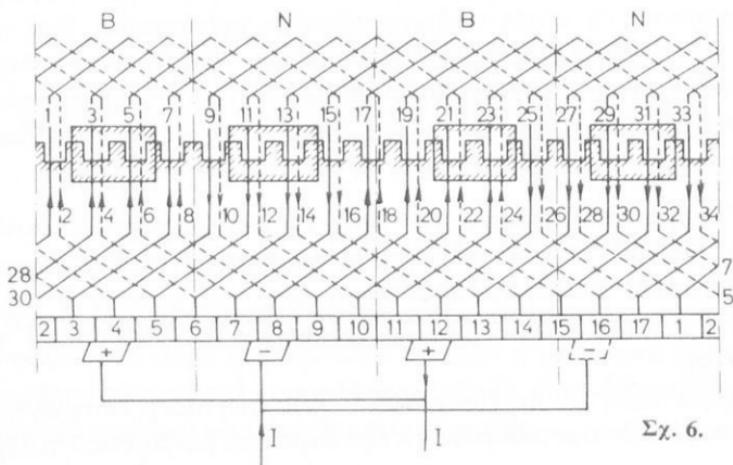Τὸ σχῆμα 6 παριστᾶ τὸ δοθὲν κυματοτύλιγμα τῆς τετραπολικῆς μηχανῆς.



3. α) Απλοποιημένη συνδεσμολογία τοῦ συστήματος ἀρχικῆς ἐκκινήσεως αὐτοκινήτου εἶναι ἡ ἐμφαινομένη εἰς τὸ σχῆμα 7.

Ως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα, ὁ ἐκκινητὴρ  $M$ , ὁ ὄποιος εἶναι ἔνας κινητὴρ συνεχοῦς ρεύματος διεγέρσεως σειρᾶς, συνδέεται μὲ τὸν συσσωρευτὴν  $\Sigma$  τοῦ αὐτοκινήτου

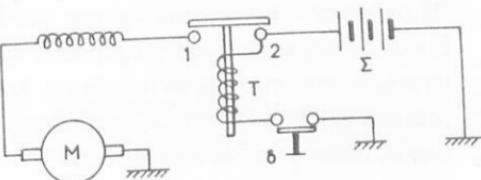

Σχ. 7.

μέσω ἐνὸς τηλεδιακόπτου (ρελαί)  $T$ . Τὸ ἔνα ἄκρον τοῦ τυλίγματος τοῦ τηλεδιακόπτου συνδέεται μὲ τὴν ἐπαφὴν 2, ποὺ εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸν συσσωρευτὴν καὶ τὸ ἄλλο ἄκρον αὐτοῦ εἶναι γειωμένον μέσω ἐνὸς μπουτὸν δ ἥ μέσω ἐνὸς διακόπτου—κλειδί.

### Λειτουργία.

Όταν πιεσθῇ τὸ μπουτὸν  $\delta$ , τὸ πηνίον τοῦ τηλεδιακόπτου  $T$  διαρρέεται ἀπὸ ρεῦμα, ἐλκεῖ τὸ στέλεχος τοῦ πυρῆνος του καὶ βραχυκλώνει τὰς ἐπαφὰς 1 καὶ 2. "Όταν βραχυκυκλωθοῦν αἱ ἐπαφαὶ 1 καὶ 2, τότε ὁ συσσωρευτὴς τροφοδοτεῖ μὲ ρεῦμα τὸν ἐκκινητῆρα  $M$ , ὁ ὄποιος οὕτω τίθεται εἰς περιστροφικήν κίνησιν. 'Ο ἐκκινητὴρ περιστρεφόμενος ἐμπλέκεται δι' ἐνὸς ὀδοντωτοῦ τροχοῦ μὲ τὴν ὀδοντωτὴν στεφάνην τοῦ σφονδύλου καὶ περιστρέφει τὸν σφόνδυλον καὶ τὸν στροφαλοφόρον ἄξονα τοῦ κινητῆρος τοῦ αὐτοκινήτου διὰ τὴν ἐκκίνησιν. 'Ο τρόπος ἐμπλέξεως τοῦ ἐκκινητοῦ μετὰ τῆς ὀδοντωτῆς στεφάνης τοῦ σφονδύλου γίνεται κατὰ πολλούς τρόπους, ἐπικρατέστεροι τῶν ὅποιών εἶναι διὰ τοῦ συστήματος Bendix καὶ διὰ τοῦ συστήματος ἡλεκτρομαγνητικῆς ἐμπλέξεως (ἐκκινητὴρ μὲ πλωτὸν πηνίον ἥ μὲ πλωτὸν δρομέα).

### Τρόπος χρησιμοποίησεως.

'Ο ἐκκινητὴρ, διὰ νὰ ἀναπτύξῃ κινητήριον ροπὴν ἵκανὴν νὰ περιστρέψῃ τὸν στροφαλοφόρον ἄξονα τοῦ κινητῆρος, ἀπορροφεῖ μεγάλην ἔντασιν ρεύματος ἀπὸ τὸν συσσωρευτὴν. Διὰ τοῦτο δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιεῖται ἐπὶ πολὺν χρόνον. Χρησιμοποιοῦμε τὸν ἐκκινητῆρα ἐπὶ 10 ἔως 15 δευτερόλεπτα περίπου καὶ ἐὰν δὲν ἐκκινήσῃ ὁ κινητὴρ τοῦ αὐτοκινήτου, ἀφήνομε τὸν ἐκκινητῆρα

νὰ ἀναπταυθῇ ἐπὶ χρόνον διπλάσιον τοῦ χρόνου λειτουργίας του καὶ κατόπιν προσπαθοῦμεν ἐκ νέου τὴν ἐκκίνησιν τοῦ κινητῆρος. 'Η μὴ κανονικὴ χρησιμοποίησις τοῦ ἐκκινητῆρος ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἰναι δυνατὸν νὰ τὸν καταστρέψῃ, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα καὶ τὴν καταστροφὴν τοῦ συσσωρευτοῦ, διότι, λόγω τῆς μεγάλης ἐντάσεως τοῦ ρεύματος, ὑπὸ τῆς ὁποίας διαρρέεται ὁ συσσωρευτής κατὰ τὴν ἐκκίνησιν, ὑφίσταται ὑπερθέρμανσιν καὶ στρέβλωσιν τῶν πλακῶν του. ('Ηλεκτρικὸν Σύστημα Αύτοκινήτου, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Κεφάλ. 8).

β) 'Η παραγομένη ὑπὸ γεννητρίας Η.Ε.Δ. δίδεται συμφώνως πρὸς τὰ γνωστὰ ('Ηλεκτρικαὶ Μηχαναί, Τόμος Α, παράγρ. 4·1) ὑπὸ τῆς σχέσεως :

$$Eg = \Phi \cdot \frac{S \cdot W \cdot p \cdot n}{\alpha \cdot 60} \cdot V.$$

'Αντικαθιστῶμεν τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος εἰς τὴν σχέσιν ταύτην, λαμβάνοντες ὑπὸ ὄψιν ὅτι εἰς τὰ ἀπλᾶ βροχοτυλίγματα εἴναι  $\alpha = p$  καὶ ἐπιλύοντες ὡς πρὸς  $n$  ἔχομεν :

$$550 = 0,0625 \times \frac{132 \times 4 \times 3 \cdot n}{3 \times 60} = 0,55 \cdot n$$

καὶ  $n = \frac{550}{0,55} = 1000$  στροφαὶ ἀνὰ λεπτὸν.

4. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 4·2, 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

β) Εἰς περίπτωσιν ἀλλαγῆς τοῦ ἀριθμοῦ στροφῶν ἐνὸς ἀνεμιστῆρος μὲ σκοπὸν νὰ αὐξήσωμε τὴν παροχὴν ἀέρος ὑπὸ αὐτοῦ, πρέπει νὰ ἔχωμεν ὑπὸ ὄψιν μᾶς ὅτι :

'Η παροχὴ ἐνὸς ἀνεμιστῆρος εἴναι ἀνάλογος τοῦ ἀριθμοῦ στροφῶν ἀνὰ λεπτόν, ἡ πίεσις ποὺ παρέχει εἴναι ἀνάλογος τοῦ τετραγώνου τῶν στροφῶν ἀνὰ λεπτόν, ἡ δὲ ἴσχυς ποὺ ἀπορροφεῖται εἶναι ἀνάλογος τοῦ κύβου τῶν στροφῶν ἀνὰ λεπτὸν αὔτοῦ.

Δηλαδή, ἐὰν διπλασιάσωμε τὸν ἀριθμὸν στροφῶν ἀνὰ λεπτὸν ἐνὸς ἀνεμιστῆρος, θὰ μᾶς δώσῃ οὕτος διπλασίαν παροχὴν καὶ τετραπλασίαν πίεσιν ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἔδιδε πρίν, ἀλλὰ θὰ ἀπορροφῇ ἀπὸ τὸ δίκτυον ὁκταπλασίαν ἡλεκτρικὴν ἴσχυν ἀπὸ ὅ, τι ἀπορροφοῦ-

σεν ἀρχικῶς. Είναι λοιπὸν αὐτονόητος ὁ κίνδυνος ποὺ ὑπάρχει νὰ καῇ ὁ ἡλεκτροκινητήρ, ὅταν αὐξηθοῦν ὑπερβολικὰ αἱ στροφαὶ τοῦ ἀνεμιστῆρος ποὺ κινεῖ.

('Ηλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Ε, παράγρ. 6·4).

γ) ('Εδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲ ὅσα σχετικὰ περιλαμβάνονται εἰς τὴν παράγρ. 5·14 τῶν 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α).

5. α) ('Εδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲ ὅσα σχετικὰ περιλαμβάνονται εἰς τὴν παράγρ. 14·4 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ).

β) (Τὰ αἴτια καὶ ὁ τρόπος θεραπείας των ἀναγράφονται εἰς Β Τόμον 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, παράγρ. 7·4, ἐδάφιον 10. 'Ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν θὰ ἀπαντήσῃ ὁ ἔξεταζόμενος).

γ) 'Η ἀναπτυσσομένη ροπὴ δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$T = \frac{p \cdot S \cdot W}{2 \cdot \alpha \cdot \pi} \cdot \Phi \cdot I, \text{ εἰς } N_{Wm}.$$

('Επειήγησις τῶν γραμμάτων τῆς σχέσεως, εἰς 'Ηλεκτρικὰς Μηχανὰς 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 5·20).

'Ἐπειδὴ τὸ τύλιγμα τοῦ κινητῆρος είναι ἀπλοῦν κυματοειδές, θὰ ἔχῃ δύο παραλλήλους κλάδους ( $\alpha = 1$ ).

"Ἄρα, ἐάν ἀντικαταστήσωμε μὲ τὰς διδομένας τιμάς, θὰ ἔχωμε :

$$T = \frac{2 \times 556}{2 \times 1 \times 3,14} \times 0,04 \times 100 = 708,28 \text{ N}_{Wm}.$$

'Ἐπειδὴ  $1 \text{ N}_{Wm} = 0,102 \text{ kgm}$ , θὰ ἔχωμεν :

$$T = 708,28 \times 0,102 = 72 \text{ kgm}.$$

### Ο Μ Α Σ 9η

- α) "Οπως γνωρίζομε, διὰ νὰ ἀλλάξωμε τὴν φορὰν περιστροφῆς εἰς ἓνα κινητῆρα συνεχοῦς ρεύματος, ἀρκεῖ νὰ ἀλλάξωμε μόνον τὴν φορὰν τοῦ ρεύματος εἰς τὸ τύλιγμα τοῦ ἐπαγγεικοῦ τυμπάνου ἢ μόνον τὴν πολικότητα τῶν μαγνητικῶν πόλων τῆς μηχανῆς.

Έαν έπομένως ένας κινητήρ συνεχούς ρεύματος σειρᾶς τροφοδοτηθῇ δι' εναλλασσομένου μονοφασικοῦ ρεύματος, ή διεύθυνσις τοῦ ρεύματος εἰς κάθε ήμιπερίοδον θὰ ἀλλάξῃ ταυτοχρόνως τόσον εἰς τὸ τύλιγμα ἐπαγωγικοῦ τυμπάνου, ὅσον καὶ εἰς τὸ τύλιγμα διεγέρσεως τῶν πόλων. "Ἄρα ὁ κινητήρ θὰ περιστρέφεται πάντα κατὰ τὴν ἴδιαν φοράν." Εν τούτοις ὁ κινητήρ συνεχούς ρεύματος σειρᾶς, ὅταν τροφοδοτηθῇ ὑπὸ ἐναλλασσομένου ρεύματος, δὲν θὰ ἐργάζεται τόσον ίκανοποιητικά ὅσον εἰς τὸ Σ.Ρ., διότι :

- 1) Θὰ ύπερθερμαίνωνται οἱ πυρῆνες τῶν πόλων ἔξ αἰτίας τῶν δινορρευμάτων, τὰ ὅποια αὐξάνονται ἀναλόγως πρὸς τὸ τετράγωνον τῆς συχνότητος τοῦ ρεύματος καὶ ἀναλόγως πρὸς τὸν ὅγκον τοῦ σιδηρομαγνητικοῦ ύλικοῦ.
- 2) Θὰ ἀναπτύσσωνται μεγάλοι σπινθηρισμοὶ εἰς τὸν συλλέκτην, διότι αἱ βραχυκυκλωμέναι σπεῖραι ἀποτελοῦν δευτερεῦον κύκλωμα καὶ ἐπομένως ἐπάγουν ρεύματα.
- 3) 'Ο συντελεστὴς ἰσχύος τοῦ κυκλώματος θὰ γίνη μικρὸς λόγῳ τῆς μεγάλης αύτεπαγωγῆς τῶν κυκλωμάτων, ή ὅποια θὰ αὔξηση τὴν σύνθετον ἀντίστασιν  $Z \left( \sigma_{\text{υφ}} = \frac{R}{Z} \right)$ .

('Ηλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 5·6).

β) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 1·4, 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Ε).

γ) Τὴν μεγίστην τιμὴν τῆς μαγνητικῆς ροῆς θὰ ύπολογίσωμεν ἐκ τῆς γνωστῆς σχέσεως :

$$E_1 = 4,44 \cdot \Phi_m \cdot n_1 \cdot f \cdot 10^{-8} V,$$

ὅπου :  $E_1 =$  'Η ἀναπτυσσομένη H.E.D. εἰς τὸ πρωτεῦον τοῦ M/T εἰς V.

$\Phi_m =$  'Η μεγίστη τιμὴ τῆς ἀναπτυσσομένης ροῆς εἰς τὸν πυρῆνα.

$n_1 =$  'Ο ἀριθμὸς σπειρῶν τοῦ πρωτεύοντος.

$f =$  'Η συχνότης τοῦ ἐφαρμοζομένου εἰς τὸν M/T ἐναλλασσομένου ρεύματος εἰς Hz.

Ἐπιλύοντες ώς πρὸς  $\Phi_m$  ἔχομεν :

$$\Phi_m = \frac{E_1 \cdot 10^8}{4,44 \cdot n_1 \cdot f} = \frac{6600 \times 10^8}{4,44 \times 1650 \times 50} = 1801800 \text{ Max.}$$

2. α) (Ἐδῶ δὲ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ ἐν συντομίᾳ μὲν ὅσα περιλαμβάνονται εἰς τὴν παράγρ. 5.4 τοῦ Α Τόμου τῶν Ἡλεκτρικῶν Μηχανῶν, Ἰδρ. Εὐγενίδου).

β) Ιη περὶ των σις : Οἱ δακτύλιοι εἰναι βραχυκυκλωμένοι ὡς φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 1. Ἡ ἀνὰ φάσιν ἔντασις θὰ ὑπολογισθῇ ἐκ τῆς σχέσεως :

$$I_\varphi = \frac{E_\varphi}{Z}, \text{ ὅπου :}$$

$E_\varphi$  = ἡ ἀνὰ φάσιν Η.Ε.Δ. τοῦ βραχυκυκλωμένου δρομέως ἐν στάσει. Εἶναι :

$$E_\varphi = \frac{E_\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{70}{1,73} = 40 \text{ V}$$

καὶ  $Z =$  ἡ σύνθετος ἀντίστασις ἐκάστης φάσεως τοῦ δρομέως. Εἶναι :

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{0,8^2 + 3^2} = \sqrt{0,64 + 9} = \sqrt{9,64} = 3,1 \Omega.$$

Συνεπῶς :  $I_\varphi = \frac{E_\varphi}{Z} = \frac{40}{3,1} = 12,9 \text{ A.}$

Ο συντελεστὴς ἴσχύος, θὰ εἴναι :

$$\sigma \nu \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{0,8}{3,1} = 0,258.$$


Ἡ ροπὴ στρέψεως τοῦ δρομέως δίδεται ὑπὸ τῆς σχέσεως :

$$T = K \cdot \Phi \cdot I \cdot \sigma \nu \varphi$$

καὶ διὰ  $K = 1$  προκύπτει :

$$T = 0,5 \times 12,9 \times 0,258 = 1,66 \text{ N}_{\text{W}\cdot\text{m}} = 1,66 \times 0,102 = 0,17 \text{ kgm.}$$

2α περὶ πτωσίς : Εἰς τὰ ἄκρα τοῦ τυλίγματος τοῦ δρομέως συνδέεται ἐκκινητὴς ὡς εἰς τὸ σχῆμα 2.

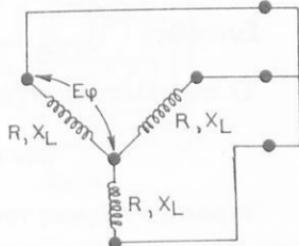

Σχ. 1.

Η άνα φάσιν έντασις θά είναι :

$$I_\varphi = \frac{E_\varphi}{Z}$$

$$\text{όπου : } E_\varphi = \frac{E_\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{70}{1,73} = 40 \text{ V}$$

$$\text{καὶ } Z = \sqrt{R_\varphi^2 + X_L^2} = \sqrt{4,8^2 + 3^2} = \\ = \sqrt{23 + 9} = \sqrt{32} = 5,65 \Omega,$$

$$\text{διότι } R_\varphi = R + R_\varepsilon = 0,8 + 4 = 4,8 \Omega.$$

$$\text{Συνεπῶς : } I_\varphi = \frac{40}{5,65} = 7,1 \text{ A.}$$

Ο συντελεστής ίσχύος θά είναι :

$$\text{συν } \varphi = \frac{R_\varphi}{Z} = \frac{4,8}{5,65} = 0,85.$$


Η ροπή στρέψεως τοῦ δρομέως είναι :

$$T = K \cdot \Phi \cdot I \cdot \text{συν } \varphi \quad \text{Διὰ } K = 1$$


$$\text{η } T = 0,5 \times 7,1 \times 0,85 = 3 \text{ N}_{\text{W} \cdot \text{m}} = 3 \times 0,102 = 0,36 \text{ kgm.}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ δακτυλιοφόρος κινητήρ, ὅταν ἐκκινή τῇ βοηθείᾳ ἐκκινητοῦ, ἀπορροφεῖ ἀπὸ τὸ δίκτυον μικροτέραν έντασιν ὑπὸ καλύτερον συντελεστὴν ίσχύος καὶ ἀναπτύσσει μεγαλυτέραν ροπὴν στρέψεως.


3. α) Οἱ τριφασικοὶ κινητῆρες σειρᾶς μὲ συλλέκτην ἔχουν δύο τυλίγματα, τὸ τύλιγμα στάτου καὶ τὸ τύλιγμα δρομέως (σχ. 3 καὶ 4). Τὸ τύλιγμα στάτου είναι τύλιγμα κινητῆρος ἐπαγωγῆς, τὸ δὲ τύλιγμα δρομέως τύλιγμα Σ.Ρ. Τὰ δύο τυλίγματα στάτου καὶ δρομέως συνδέονται ἐν σειρᾶ μέσω ψηκτρῶν, αἱ δόποιαι είναι τοποθετημέναι ἐπὶ τοῦ συλλέκτου ἀνὰ 120°, ὡς φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 3:
- Διὰ τάσεις ἄνω τῶν 380 V, μεταξὺ τυλιγμάτων στάτου καὶ δρομέως ἡ πρὸ τοῦ στάτου παρεμβάλλεται M/T ύποβιβασμοῦ τῆς τάσεως, ὡς φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 4. Σκοπὸς τοῦ ύποβιβασμοῦ τῆς τάσεως είναι ἡ προστασία τοῦ συλλέκτου ἀπὸ τὴν ύψηλὴν τάσιν.
- Ο κινητήρ δὲν χρειάζεται εἰδικὸν ἐκκινητήν, διότι ἡ ἐκκίνησις, καθὼς καὶ ἡ ρύθμισις στροφῶν, ἐπιτυγχάνεται διὰ μετατοπίσεως τῶν

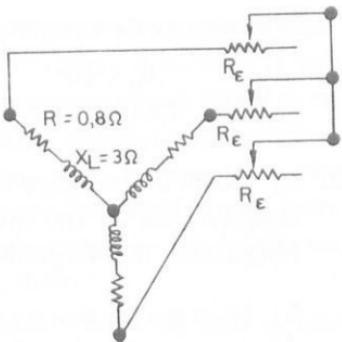

Σχ. 2.

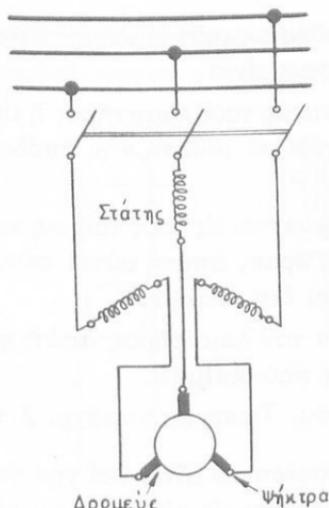

Σχ. 3.

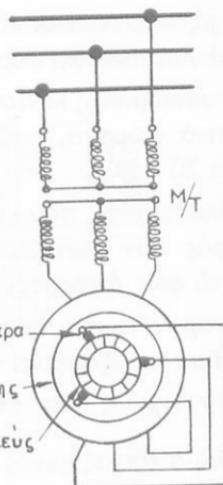

Σχ. 4.

Ψηκτρῶν μέσω ἑνὸς μηχανισμοῦ ὀδοντωτῶν τροχῶν καὶ χειροστροφάλου ή ἴδιαιτέρου μικροῦ κινητῆρος.

Αἱ στροφαὶ τοῦ κινητῆρος δι’ ὡρισμένην θέσιν τῶν ψηκτρῶν, ἔξαρτῶνται ἀπὸ τὸ φορτίον καὶ μεταβάλλονται ὅπως εἰς ὅλους τοὺς κινητῆρας σειρᾶς εἰς εὔρεα περιθώρια.

Ἡ ἀλλαγὴ φορᾶς περιστροφῆς ἐπιτυγχάνεται δι’ ἐναλλαγῆς δύο ἀγωγῶν προσαγωγῆς ρεύματος καὶ διὰ ταυτοχρόνου μετατοπίσεως τῶν ψηκτρῶν κατὰ τὴν ἀντίθετον διεύθυνσιν.

β) Ἐκ τῆς σχέσεως, ἡ ὅποια δίδει τὴν διακύμανσιν τάσεως  $\epsilon\%$ :

$$\epsilon\% = \frac{U_o - U_1}{U_1} \cdot 100,$$

προκύπτει ἡ τιμὴ τῆς τάσεως ἐν κενῷ  $U_o$ .

$$5 = \frac{U_o - 220}{220} \times 100 \quad \text{ἢ}$$

$$U_o - 220 = \frac{5 \times 220}{100} = 11$$

$$U_o = 220 + 11 = 231 \text{ V.}$$

καὶ

γ) Τὰ αἴτια μειώσεως τῆς ἀποδόσεως μιᾶς ἐγκαταστάσεως φωτισμοῦ μὲ λαμπτῆρας πυρακτώσεως εἰναι :

1. 'Η συσσώρευσις κόνεως ἐπάνω εἰς τοὺς λαμπτῆρας ἢ εἰς τὰ φωτιστικὰ σώματα, ποὺ δύναται νὰ μειώσῃ τὴν ἀπόδοσίν των κατὰ 30 - 40%.
2. Αἱ ἀκαθαρσίαι, ποὺ συσσωρεύονται εἰς τοὺς τοίχους καὶ εἰς τὰς ὁροφὰς τῶν φωτιζομένων χώρων, ὅπότε αὐτοὶ σκουραίνουν καὶ τὸ φῶς ἀπορροφεῖται καὶ δὲν ἀνακλᾶται.
3. 'Η παρατεταμένη λειτουργία τοῦ λαμπτῆρος, ὅπότε φθείρεται τὸ νῆμα καὶ ἔξασθενε τὸ φῶς ποὺ ἔκπειται.

('Ηλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Ε, παράγρ. 2·4).

4. α) [Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀναφέρῃ τὰ αἴτια καὶ τὴν θεραπείαν των, ὅπως ἀναλυτικῶς ἀναγράφονται εἰς τὸν Β Τόμον τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, παρ. 7·4, ἔδαφιον 14].

β) [Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ ἐν συντομίᾳ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὅσων σχετικῶς ἀναφέρονται εἰς τὸν Δ Τόμον τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, παράγρ. 15·5].


γ) [Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ εἰς τὸ θέμα τοῦτο ἐν συντομίᾳ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὅσων περιλαμβάνονται σχετικῶς εἰς τὸν Α Τόμον 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εύγενίδου, παράγρ. 4·27].

5. α) 'Ο ἡλεκτρικὸς ἀνελκυστήρ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἔνα θαλαμίσκον καὶ ἔνα ἀντίβαρον, τὰ ὅποια κρέμονται εἰς τὰ δύο ἄκρα ἐνὸς συρματοσχοίνου.

Εἰς τὸ ἀνώτατον τμῆμα τῆς οἰκοδομῆς ὑπάρχει τὸ μηχανοστάσιον, ἐντὸς τοῦ ὅποιου ὑπάρχει ὁ ἡλεκτρικὸς κινητήρ, ὅστις κινεῖ τὸ συρματοσχοίνον μέσω δύο τυμπάνων (σχ. 5).

'Ο θαλαμίσκος κατὰ τὴν κίνησίν του ὀλισθαίνει ἐπὶ ὁδηγῶν ἐκ σιδηροτροχιῶν. 'Η σχέσις μεταδόσεως μεταξὺ τῶν δύο τυμπάνων  $h$  καὶ  $c$  εἰναι 2:1 ἢ 1:1. Εἰς τοὺς ἀνελκυστῆρας μὲ σχέσιν μεταδόσεως 2:1 ἢ ταχύτης τοῦ θαλάμου εἰναι τὸ ἥμισυ τῆς ταχύτητος τοῦ συρματοσχοίνου. 'Η κίνησις τοῦ θαλαμίσκου ἐλέγχεται εἴτε ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν αὐτοῦ ἀπὸ τὸν ἐπιβάτην εἴτε ἀπὸ τὰς ἔξοδους (θύρας)

τοῦ φρέατος. Κατὰ τὴν κίνησιν τοῦ θαλαμίσκου αἱ θύρες τοῦ φρέατος μανδαλώνονται αὐτομάτως, ὥστε νὰ μὴ εἴναι δυνατὸν τὸ ἄ-

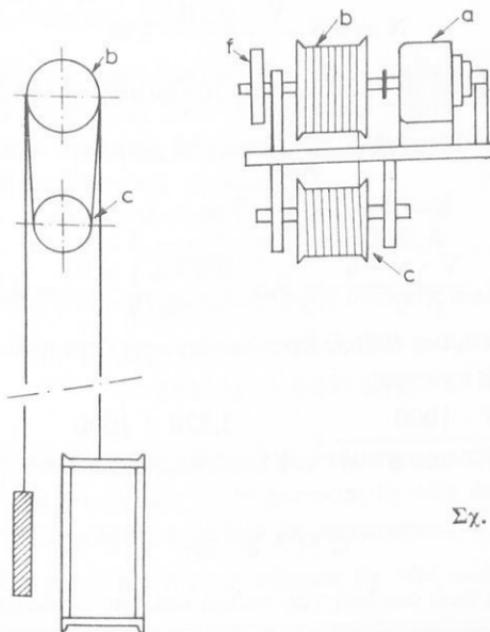

Σχ. 5.

νοιγμα αὐτῶν. Κατὰ τὴν στάσιν τοῦ θαλαμίσκου εἰς ὅροφόν τινα είναι δυνατὸν τὸ ἀνοιγμα μόνον τῆς θύρας τοῦ φρέατος, ποὺ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν ὅροφον τοῦτον.

Οἱ κινητῆρες τῶν ἀνελκυστήρων πρέπει :

- (α) Νὰ ἀναπτύσσουν ροπὴν ἐκκινήσεως διπλασίαν τῆς κανονικῆς.
- (β) Νὰ ἀπορροφοῦν ρεῦμα ἐκκινήσεως τὸ πολὺ κατὰ 25 % μεγαλύτερον τοῦ κανονικοῦ.
- (γ) Νὰ δύνανται νὰ ἐκκινοῦν, νὰ σταματοῦν καὶ νὰ ἀντιστρέφουν τὴν φορὰν κινήσεώς των συχνότατα καὶ νὰ κινοῦνται μὲ σταθερὰν ταχύτητα.

Συνήθως χρησιμοποιοῦνται τριφασικοὶ κινητῆρες βραχυκυκλωμένου δρομέως μὲ κλωβὸν μεγάλης ἀντιστάσεως, διὰ νὰ ἔχουν μειωμένον ρεῦμα ἐκκινήσεως καὶ μεγάλην ροπὴν ἐκκινήσεως. Δι’ ἀνελκυστῆρας μεγάλης ταχύτητος (ἄνω τῶν 25 m /min) χρησιμοποιοῦνται κινητῆρες βραχυκυκλωμένου δρομέως δύο ταχυτήτων.

β) 'Η άναγκαία ίσχυς τοῦ κινητῆρος ποὺ θὰ κινῇ τὴν ἀντλίαν δίδεται ἀπὸ τὸν τύπον :

$$N = 9,8 \frac{V \cdot \gamma \cdot h}{\eta} \text{ kW.}$$

'Αντικαθιστῶντες εἰς τὸν ἀνωτέρω τύπον τὰς τιμὰς τῶν δεδομένων :

$$V = 108 \text{ m}^3/\text{h} = \frac{108}{3600} = 0,03 \text{ m}^3/\text{sec}, \quad \gamma = 1$$

$$h = 2 + 6 + 1 = 9 \text{ m} \quad \eta = 0,75$$

ἔχομεν :

$$N = 9,8 \cdot \frac{V \cdot \gamma \cdot h}{\eta} = 9,8 \frac{0,03 \times 1 \times 9}{0,75} = 3,528 \text{ kW.}$$

'Η ἀπορροφουμένη ἐκ τοῦ δικτύου ἔντασις ὑπὸ τοῦ κινητῆρος δίδεται ὑπὸ τῆς σχέσεως :

$$I = \frac{N \cdot 1000}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \phi \cdot \eta} = \frac{3,528 \times 1000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,8 \times 0,65} = 10,3 \text{ A.}$$

### Ο Μ Α Σ 10η

1. α) 'Η σχέσις ποὺ συνδέει τὰς τάσεις καὶ τὰς ἔντασεις ρευμάτων μὲ τὰς σπείρας πρωτεύοντος καὶ δευτερεύοντος ἐνὸς M/T είναι :

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{n_1}{n_2} = K$$

ὅπου :  $U_1$  ἡ τάσις πρωτεύοντος τοῦ M/T,  $U_2$  ἡ τάσις δευτερεύοντος τοῦ M/T,  $I_1$  ἡ ἔντασις τοῦ πρωτεύοντος τοῦ M/T,  $I_2$  ἡ ἔντασις δευτερεύοντος τοῦ M/T,  $n_1$  αἱ σπείραι πρωτεύοντος καὶ  $n_2$  αἱ σπείραι δευτερεύοντος,  $K$  ἡ σχέσις μεταφορᾶς τοῦ M/T.

'Η σχέσις μεταφορᾶς  $K$  τοῦ M/T μᾶς χρησιμεύει διὰ νὰ εύρισκωμε τὴν τάσιν τοῦ δευτερεύοντος  $U_2$ , ὅταν ἡ τάσις τοῦ πρωτεύοντος  $U_1$  είναι γνωστὴ καὶ ἀντιστρόφως, ὄμοιώς καὶ τὴν ἔντασιν τοῦ δευτερεύοντος  $I_2$  ἐκ τῆς ἔντασεως τοῦ πρωτεύοντος  $I_1$ , χρησιμοποιοῦντες τὰς σχέσεις :

$$U_2 = \frac{U_1}{K} \quad I_2 = I_1 \cdot K.$$

β) [Έδω ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲ συντομίαν ἐπὶ τῇ βάσει τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὸν Γ Τόμον τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, παράγρ. 12·3].

γ) 'Εφ' ὅσον αἱ τρεῖς ἀντιστάσεις εἶναι συνδεδεμέναι κατ' ἀστέρα, ἐκάστη θὰ εύρισκεται ὑπὸ τὴν φασικὴν τάσιν τοῦ δικτύου  $U_\varphi = 220 \text{ V}$  καὶ συνεπῶς δι' αὐτῆς θὰ διέρχεται ἔντασις ρεύματος (ποὺ εἶναι καὶ ἔντασις γραμμῆς) :


$$I = I_Y = \frac{U_\varphi}{R} = \frac{220}{30} = 7,33 \text{ A.}$$

'Η συνολικῶς καταναλισκομένη ἴσχυς ὑπὸ τῆς κουζίνας εἶναι :

$$\begin{aligned} N &= \sqrt{3} \cdot U_\pi \cdot I_Y \cdot \sin \varphi = \sqrt{3} \times 380 \times 7,33 \times 1 = \\ &= 4837 \text{ W} = 4,837 \text{ kW.} \end{aligned}$$

2. α) 'Η ἡλεκτρικὴ συνδεσμολογία συστήματος κεντρικῆς θερμάνσεως, ἐμφαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 1. 'Η λειτουργία τῶν ὄργανων τῆς συνδεσμολογίας περιληπτικῶς ἔχει ὡς κατωτέρω :

'Ο κυκλοφορητής : Συνδέεται εἰς τὸν σωλῆνα ἐπιστροφῆς

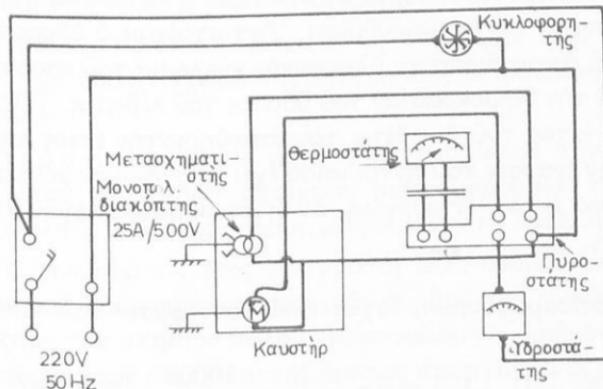

Σχ. 1.

τοῦ ὕδατος εἰς τὸν λέβητα καὶ ἔχει σκοπὸν νὰ δημιουργῇ τὴν ροήν τοῦ ὕδατος μὲ μίαν ὥρισμένην ταχύτητα ἐντὸς τῶν σωληνώσεων καὶ τῶν θερμοπομπῶν (σωμάτων). 'Ο κυκλοφορητής συνδέεται

συνήθως ἀπ' εύθειας είς τὸ δίκτυον καὶ ἐργάζεται καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς λειτουργίας τοῦ συστήματος κεντρικῆς θερμάνσεως.

'Ο καυστήρ : Προσαρμόζεται εἰς τὸ ἔμπρόσθιον μέρος τοῦ λέβητος καὶ ἔχει σκοπὸν νὰ παρέχῃ εἰς αὐτὸν τὴν ἀπαίτουμένην πρὸς καῦσιν ποσότητα πετρελαίου.

'Ο μετασχηματιστής καὶ σπινθηριστής : Σκοπὸν ἔχουν δὲ μὲν M/T νὰ ἀναβιβάζῃ τὴν τάσιν τοῦ δικτύου εἰς ὑψηλὴν τάσιν πρὸς παραγωγὴν σπινθῆρος, δὲ δὲ σπινθηριστής νὰ παράγῃ τὸν σπινθῆρα διὰ τὴν ἔναρξιν τῆς καύσεως. "Οταν πραγματοποιηθῇ ἡ ἔναρξις τοῦ ἐκτοξευομένου πετρελαίου, δὲ M/T καὶ δὲ σπινθηριστής τίθενται ἐκτὸς λειτουργίας μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ πυροστάτου. 'Η κανονικὴ λειτουργία τοῦ καυστῆρος καὶ τοῦ M/T σπινθηριστοῦ ἔξασφαλίζεται διὰ τῶν τριῶν ὀργάνων τοῦ ὑδροστάτου, τοῦ θερμοστάτου καὶ τοῦ πυροστάτου. 'Ο θερμοστάτης διακόπτει ἡ ἀποκαθιστᾶ τὸ ἡλεκτρικὸν κύκλωμα τοῦ καυστῆρος καὶ συνεπῶς διακόπτει τὴν λειτουργίαν του ἡ τὸν ἐπαναθέτει εἰς λειτουργίαν ἀνάλογα μὲ τὸ ἄν ἡ θερμοκρασία τοῦ χώρου, εἰς τὸν ὅποιον εἶναι τοποθετημένος, εἴναι ἀνωτέρα ἢ κατωτέρα τοῦ σημείου, εἰς τὸ ὅποιον τὸν ἔχομε ρυθμίσει. 'Αντιστοίχως δὲ ὑδροστάτης διακόπτει ἡ ἀποκαθιστᾶ τὸ ἡλεκτρικὸν κύκλωμα τοῦ καυστῆρος ἀνάλογα μὲ τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ὑδατος τοῦ λέβητος. Τέλος δὲ πυροστάτης ἐκτὸς τοῦ ὅτι θέτει τὸν σπινθηριστὴν ἐκτὸς λειτουργίας, μετὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ πετρελαίου ἔχει προορισμὸν νὰ θέτῃ καὶ τὸν καυστῆρα ἐκτὸς λειτουργίας, ἃν δι' οἰονδήποτε λόγον σταματήσῃ ἡ καύσις.

β) 'Η ἀπορροφουμένη ισχὺς ἀπὸ κάθε φάσιν τοῦ κινητῆρος θὰ εἶναι :

$$N_{\varphi} = U_{\varphi} \cdot I_{\varphi} \cdot \sin \varphi = \frac{N}{3} = \frac{10000}{3} = 3333 \text{ W.}$$


'Η ισχὺς ὅμως αὐτή, ποὺ καταναλίσκεται μόνον εἰς τὴν ὡμικήν ἀντίστασιν τοῦ τυλίγματος τῆς φάσεως, δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$N_{\varphi} = I_{\varphi}^2 \cdot R_{\varphi}.$$

Ἐκ τῆς σχέσεως αὐτῆς ἔχομεν (σχ. 2) :

$$I_{\varphi}^2 = \frac{N_{\varphi}}{R_{\varphi}} = \frac{3333}{19} = 175,43 \quad \text{καὶ} \quad I_{\varphi} = \sqrt{175,43} = 13,24 \text{ A},$$

Σχ. 2.

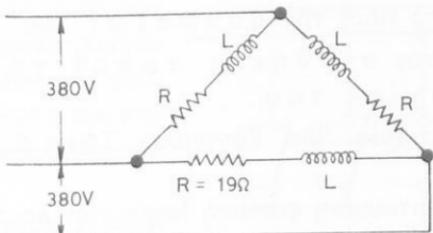

όπότε προκύπτει ὁ συντελεστὴς ίσχύος :

$$\sigma_{\text{υν}\varphi} = \frac{N_{\varphi}}{U_{\varphi} \cdot I_{\varphi}} = \frac{3333}{380 \times 13,24} = 0,66.$$

3. α) ('Η ἀπάντησις δίδεται εἰς τὴν παράγραφον 5·3 ἐδαφ. 4, 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

β) Ὁνομάζομε βῆμα τυλίγματος ψ τὴν ἀπόστασιν μεταξὺ τοῦ πρώτου στοιχείου μιᾶς ὁμάδος καὶ τοῦ πρώτου στοιχείου τῆς ἀμέσως ἐπομένης ὁμάδος, μετρουμένην εἰς ἀριθμὸν στοιχείων. Πρῶτον μερικὸν βῆμα ψ₁ ὁνομάζομε τὴν ἀπόστασιν μεταξὺ τῶν δύο στοιχείων τῆς ιδίας ὁμάδος, μετρουμένην εἰς ἀριθμὸν στοιχείων.

Δεύτερον μερικὸν βῆμα ψ₂ ὁνομάζομε τὴν ἀπόστασιν μεταξὺ τοῦ τελευταίου στοιχείου μιᾶς ὁμάδος καὶ τοῦ πρώτου στοιχείου τῆς ἐπομένης ὁμάδος, μετρουμένην εἰς ἀριθμὸν στοιχείων. Βῆμα πεδίου f ἐνὸς τυλίγματος Σ.Ρ. ὁνομάζομε τὴν ἀπόστασιν τοῦ πρώτου στοιχείου μιᾶς ὁμάδος τοῦ τυλίγματος ἀπὸ τὸν ἄξονα τοῦ πλησίον πόλου, μετρουμένην εἰς ἀριθμὸν στοιχείων, ὅταν τὸ πρῶτον στοιχεῖον τῆς ἀμέσως προηγουμένης ὁμάδος ταυτίζεται μὲ τὸν ἄξονα ὁμωνύμου πόλου.

"Ἐνα τύλιγμα Σ.Ρ. εἶναι παραλλήλον ζεύξεως, ὅταν  $\alpha = p$ . Εἶναι δὲ μικτὸν ὅταν  $1 < \alpha < p$ , ὅπου  $\alpha$  ὁ ἀριθμὸς τῶν ζευγῶν τῶν παραλλήλων κλάδων,  $p$  ὁ ἀριθμὸς τῶν ζευγῶν τῶν πόλων.

γ) 'Η μεγίστη ἐπιτρεπομένη ἔντασις εἰς ἓνα ἀγωγὸν ἐσωτερικῶν ἔγκαταστάσεων ἔξαρτᾶται ἀπὸ τρεῖς παράγοντας :

1) Ἀπὸ τὴν διατομὴν τοῦ ἀγωγοῦ.

2) Ἀπὸ τὸ εἶδος τῆς μονώσεως του.

3) Ἀπὸ τὰς συνθήκας τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας του.

('Ηλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Δ, παράγρ. 2.6).

4. α) 'Η ἀπαιτουμένη φωτεινὴ ἰσχὺς τῶν λαμπτήρων δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$\Phi = \frac{E \cdot F}{\eta},$$

ὅπου :  $\Phi$  φωτεινὴ ἰσχὺς εἰς Lumen,  $E$  ἔντασις φωτισμοῦ εἰς Lux,  $F$  ἔμβαδὸν ἐπιφανείας φωτισμοῦ, η  $\delta$  συντελεστὴς χρησιμοποιήσεως.

'Εφαρμόζοντες τὸν τύπον μὲ τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος ἔχομε :

$$\Phi = \frac{E \cdot F}{\eta} = \frac{10 \times 50 \times 50}{0,51} = \frac{25000}{0,51} = 49019 \text{ Lumen.}$$

"Εκαστος λαμπτήρ θὰ είναι φωτεινῆς ἰσχύος :

$$\frac{49019}{4} = 12255 \text{ Lumen.}$$

β) Αἱ συνθῆκαι παραλληλισμοῦ δύο ἐναλλακτήρων εἰναι :

1. Ἰσότης τάσεων. 2. Ἰσότης συχνοτήτων. 3. Ἰδία διαδοχὴ φάσεων. 4. Φασικὴ ἀπόκλισις μηδὲν μεταξὺ τῶν τάσεων τῶν ἀντιστοίχων φάσεων.

'Η πρώτη ἐκ τῶν συνθηκῶν (ἰσότης τάσεων) διαπιστοῦται μὲ τὴν βοήθειαν δύο βολτομέτρων καὶ ρυθμίζεται διὰ τῆς μεταβλητῆς ἀντιστάσεως τῆς συνδεδεμένης ἐν σειρᾷ μὲ τὴν διέγερσιν.

Διὰ τῶν λυχνιῶν χρονισμοῦ συνδεδεμένων ὡς εἰς τὸ σχῆμα 3, διαπιστώνομεν ἐὰν πληροῦνται αἱ ὑπόλοιπαι τρεῖς συνθῆκαι παραληλισμοῦ, ὡς ἀκολούθως :

1) "Οταν αἱ λυχνίαι χρονισμοῦ δὲν ἀναβοσβύνουν ταυτοχρόνως, τοῦτο σημαίνει ὅτι δὲν ὑφίσταται ἡ ἴδια διαδοχὴ τῶν φάσεων καὶ πρέπει νὰ ἀντιμεταθέσωμε δύο ἀπὸ τοὺς ἀγωγοὺς τῶν φάσεων τοῦ πρὸς παραλληλισμὸν ἐναλλακτῆρος. Ὁ ἔλεγχος τοῦτος γίνεται ἀπαξ κατὰ τὸν παραλληλισμὸν δύο ἐναλλακτήρων.


2) "Οταν πληροῦνται αἱ συνθῆκαι 1, 3 καὶ 4 καὶ δὲν πληροῦται ἡ συνθῆκη 2, δηλαδὴ δὲν ταυτίζονται αἱ συχνότητες, τότε αἱ τρεῖς λυχνίαι θὰ ἀναβοσβύνουν ταυτοχρόνως καὶ μὲ συχνότητα ἵσην πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν συχνοτήτων τῶν δύο ἐναλλακτήρων. Πρακτικῶς παραδεχόμεθα ἵσότητα συχνοτήτων τῶν δύο ἐναλλακτήρων, ὅταν αἱ λυχνίαι ἀναβοσβύνουν ταυτοχρόνως κάθε δύο δευτερόλεπτα.

3) "Οταν πληροῦνται αἱ συνθῆκαι 1, 2 καὶ 3 καὶ δὲν πληροῦται ἡ συνθῆκη 4, δηλαδὴ δὲν ἔχωμε ταυτότητα φάσεων, τότε αἱ λυχνίαι θὰ παραμένουν μονίμως ἀνημμέναι.


Ἡ δευτέρα καὶ ἡ τετάρτη ἐκ τῶν συνθηκῶν ἐπιτυγχάνονται, ἐὰν ἐπενεργήσωμεν ἐπὶ τοῦ ρυθμιστοῦ τῶν στροφῶν τῆς κινητηρίας μηχανῆς τοῦ ἐναλλακτῆρος, τὸν ὅποιον θέλομε νὰ παραλληλίσωμεν.

"Οταν ἐπιτύχωμεν, ὥστε αἱ λυχνίαι νὰ ἀναβοσβύνουν εἰς ρυθμὸν μεγαλύτερον τῶν δύο δευτερολέπτων, τότε κατὰ τὴν χρονικὴν στιγμήν, ποὺ αἱ λυχνίαι θὰ είναι σβησταί, κλείομε τὸν κύριον διακόπτην ( $\delta$ ) καὶ οὕτως ἐπιτυγχάνεται ὁ παραλληλισμὸς τῶν ἐναλλακτήρων.

5. α) Διὰ νὰ ἔξηγήσωμε τὸ φαινόμενον κατὰ τὸ ὅποιον ἔνας σύγχρονος κινητήρης ἄλλοτε λειτουργεῖ ὡς αὐτεπαγωγὴ καὶ ἄλλοτε ὡς πυκνωτής, θὰ ἀναφερθῶμεν εἰς τὸ σχῆμα 4 ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ).

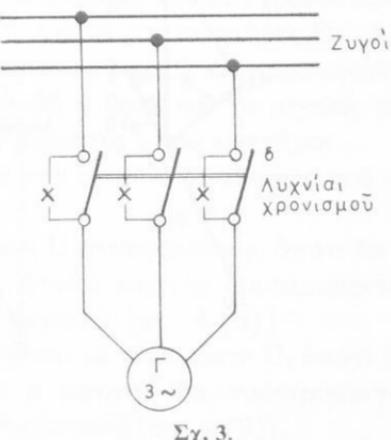

Σχ. 3.

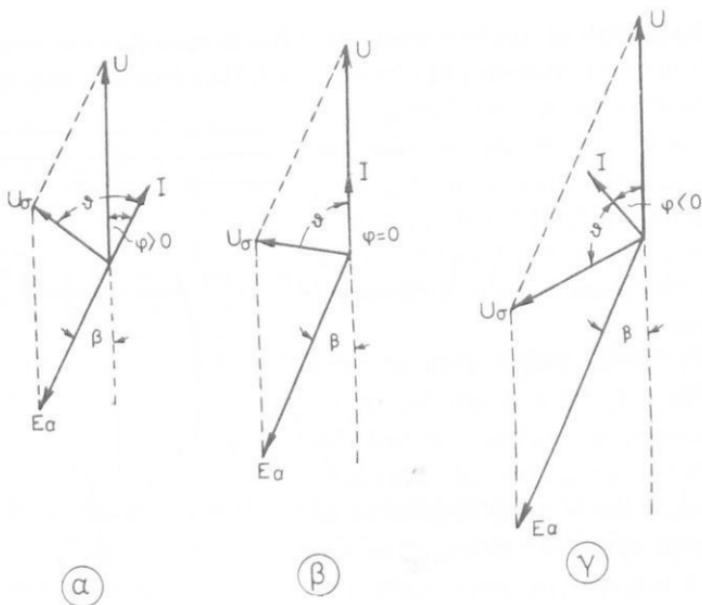

Σχ. 4.

Εἰς τὰ σχήματα είναι :

$U$  = 'Η τάσις τροφοδοσίας τοῦ κινητῆρος.

$E_a$  = 'Η ΑΗΕΔ τοῦ κινητῆρος.

$U_\sigma$  = 'Η συνισταμένη τάσις ποὺ ἐφαρμόζεται εἰς τὸ τύλιγμα τοῦ ἐπαγωγικοῦ τυμπάνου.

$I$  = 'Η ἔντασις τοῦ ρεύματος ποὺ ἀπορροφεῖ ὁ κινητήρ κατὰ τὴν λειτουργίαν του.

$\beta$  = 'Η γωνία φόρτου τοῦ κινητῆρος : Αὐτὴ ἔξαρτᾶται ἐκ τοῦ φορτίου εἰς τὸν ἄξονα τοῦ κινητῆρος καὶ παραμένει σταθερά, ὅταν τὸ φορτίον είναι σταθερόν.

$\theta$  = 'Η γωνία φασικῆς ἀποκλίσεως μεταξὺ τῆς ἐντάσεως  $I$  καὶ τῆς συνισταμένης τάσεως  $U_\sigma$ . 'Η γωνία αὐτὴ ἔξαρτᾶται μόνον ἐκ τῆς αὐτεπαγωγικῆς καὶ ώμικῆς ἀντιστάσεως τοῦ ἐπαγωγικοῦ τυμπάνου καὶ είναι σταθερὰ εἰς ἓνα ώρισμένον κινητῆρα.

$\varphi$  = 'Η φασικὴ ἀπόκλισις μεταξὺ τάσεως τροφοδοσίας καὶ ἐντάσεως τοῦ ρεύματος.

"Οταν αύξηθῇ τὸ ρεῦμα διεγέρσεως τοῦ κινητῆρος, ἥτοι τὸ συνεχὲς ρεῦμα, τὸ ὅποιον τροφοδοτεῖ τὰ τυλίγματα τῶν πόλων τοῦ κινητῆρος, τότε ἐπειδή, ὡς γνωστόν, αἱ στροφαὶ τοῦ συγχρόνου κινητῆρος εἰναι σταθεραί, θὰ αύξηθῇ ἡ ΑΗΕΔ τοῦ κινητῆρος  $E_x$ . Αὔξανομένης ὅμως τῆς  $E_x$ , ἐπειδὴ αἱ γωνίαι β καὶ θ, ὡς προανεφέρθη, παραμένουν σταθεραί, θὰ μεταβληθῇ ἡ θέσις καὶ τὸ μέγεθος τῆς συνισταμένης τάσεως  $U_0$  καὶ τοῦ ρεύματος I τοῦ κινητῆρος.

Δυνάμεθα ἐπομένως νὰ ρυθμίσωμε τὴν ἔντασιν διεγέρσεως τοῦ κινητῆρος εἰς τρόπον, ὡστε :

1. Τὸ ρεῦμα I νὰ ἔπειται τῆς τάσεως U κατὰ γωνίαν φ, ὅπότε θὰ ἔχωμεν ἐπαγωγικὴν φόρτισιν, ἥτοι ὁ κινητὴρ συμπεριφέρεται ὡς πρὸς τὸ δίκτυον ὡς αὐτεπαγωγὴ [σχ. 4 (α)].
  2. Τὸ ρεῦμα I νὰ εύρισκεται ἐν φάσει μὲ τὴν τάσιν U, ὅπότε θὰ ἔχωμε φόρτισιν ὡμικήν, ἥτοι ὁ κινητὴρ θὰ συμπεριφέρεται ὡς πρὸς τὸ δίκτυον ὡς ὡμικὴ ἀντίστασις [σχ. 4 (β)].
  3. Τὸ ρεῦμα I νὰ προηγήται τῆς τάσεως U κατὰ γωνίαν φ, ὅπότε θὰ ἔχωμε φόρτισιν χωρητικήν, ἥτοι ὁ κινητὴρ θὰ συμπεριφέρεται ὡς πρὸς τὸ δίκτυον ὡς πυκνωτής [σχ. 4 (γ)].
- β) Ἡδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ ἐν συντομίᾳ βάσει τῶν ὅσων ἀναφέρονται εἰς τὴν παράγρ. 5·7, 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος E].

γ) Ἐφ' ὅσον ἀπὸ τὴν σταθερὰν τοῦ μετρητοῦ δίδεται ὅτι ὁ δίσκος αὐτοῦ πραγματοποιεῖ 400 στροφὰς δι' ἑκάστην kWh, ἔπειται ὅτι ἡ καταναλωθεῖσα ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια εἰς χρόνον ἐνὸς λεπτοῦ (1 / 60 h), κατὰ τὸ ὅποιον ὁ δίσκος ἐπραγματοποίησεν 20 στροφάς, θὰ εἰναι :

$$A = \frac{20}{400} = 0,05 \text{ kWh.}$$

\*Αρα ἡ ἴσχυς τῆς καταναλώσεως εἰναι :

$$N = \frac{A}{t} = \frac{0,05}{1/60} = 0,05 \times 60 = 3 \text{ kW.}$$

### Ο Μ Α Σ 11η

1. α) Ἡ σχεδίασις ἐμφαίνεται εἰς τὴν λύσιν τοῦ 11ου θέματος 'Ηλεκτρολογικοῦ Σχεδίου τοῦ παρόντος βιβλίου.

Ο ήλεκτρονόμος διαφυγῆς είναι ένας ήλεκτρομαγνήτης, ό όποιος διακόπτει αύτομάτως καὶ ἐπὶ ὅλων τῶν πόλων τὸ ρεῦμα τροφοδοτήσεως μιᾶς ήλεκτρικῆς συσκευῆς καταναλώσεως, π.χ. τοῦ θαλάμου ἐνὸς ἀνελκυστῆρος, ὅταν ἐμφανισθῇ τάσις λόγω βλάβης τῆς μονώσεως εἰς τὰ μεταλλικὰ τμήματα τῆς συσκευῆς, τὰ μὴ ἔχοντα σχέσιν μὲ τὴν κανονικὴν ροήν τοῦ ρεύματος καὶ ὅπου ἡ ἐμφανιζομένη τάσις καθίσταται ἐπικίνδυνος εἰς πρόσωπα. Κατὰ τὴν μέθοδον αὐτὴν τὰ μεταλλικὰ τμήματα τοῦ θαλάμου τοῦ ἀνελκυστῆρος δὲν γειοῦνται ἀπ' εύθειας, ἀλλὰ μέσω τοῦ πηνίου διεγέρσεως τοῦ ήλεκτρονόμου διαφυγῆς.

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον, ἃν παρουσιασθῇ τάσις ὡς πρὸς γῆν εἰς τὰ μεταλλικὰ μέρη τοῦ θαλάμου πρὶν ἡ τάσις γίνη 50 V, ἃνω τῆς δποίας είναι ἐπικίνδυνος διὰ τὸν ἄνθρωπον, τὸ ρεῦμα ποὺ θὰ περάσῃ διὰ μέσου τοῦ ήλεκτρονόμου διαφυγῆς είναι ἀρκετὸν νὰ τὸν διεγείρη καὶ νὰ διακόψῃ τὸ κύκλωμα.

(‘Ηλεκτροτεχνία, ‘Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Δ, παράγρ. 15·3, ἑδάφ. 3).

β) Οἱ κυριώτεροι ἀνορθωταί, ποὺ χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν πρᾶξιν, εἰναι οἱ ἔξης :

1. Δίοδοι λυχνίαι ύψηλοῦ κενοῦ.
- 2.-Θερμιονικαὶ λυχνίαι μὲ ἀτμούς ὑδραργύρου ἢ εύγενη ἀέρια.
3. Λυχνίαι μὲ τόξον ὑδραργύρου.
4. Μεταλλικοὶ ἥξηροι ἀνορθωταί.

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω ἀνορθωτῶν ὑπάρχουν οἱ ήλεκτρολυτικοὶ ἀνορθωταί, οἱ μηχανικοὶ ἀνορθωταί, οἱ ἀνορθωταὶ βολταϊκοῦ τόξου καὶ ἄλλοι.

γ) Διὰ τῆς αὔξησεως τῆς ἀντιστάσεως τοῦ δρομέως, κατὰ τὴν ἐκκίνησιν ἐνὸς τριφασικοῦ κινητῆρος ἐπαγωγῆς μετὰ δακτυλίων, ἐπιτυγχάνομεν : α) Τὴν μείωσιν τοῦ ρεύματος ἐκκινήσεως τοῦ κινητῆρος. β) Τὴν βελτίωσιν τοῦ συντελεστοῦ ἰσχύος τοῦ κινητῆρος καὶ ἔξ αὐτοῦ τὴν αὔξησιν τῆς ροπῆς στρέψεως τοῦ κινητῆρος κατὰ τὴν ἐκκίνησιν.

2. α) (‘Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 5·5, ‘Ηλεκτροτεχνίας, ‘Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Ε).

β) 'Η συνδεσμολογία τῆς γεννητρίας συνθέτου διεγέρσεως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 1.

'Η ἔντασις ρεύματος διὰ τοῦ φορτίου θὰ είναι :

$$I_x = \frac{N}{U} = \frac{120000}{6000} = 200 \text{ A.}$$

'Η ἔντασις ρεύματος διὰ τῆς παραλήλου διεγέρσεως είναι :

$$I_\pi = \frac{U}{R_\pi} = \frac{600}{150} = 4 \text{ A.}$$

'Η ἔντασις ρεύματος διὰ τοῦ τυλίγματος διεγέρσεως σειρᾶς :

$$I_\sigma = I_x + I_\pi = 200 + 4 = 204 \text{ A.}$$

'Η ἔντασις αὐτὴ είναι καὶ ἔντασις ρεύματος διὰ τοῦ τυμπάνου τῆς γεννητρίας.

'Η ΗΕΔ τῆς γεννητρίας είναι :


$$\begin{aligned} E &= U + I_\sigma ( R_\tau + R_\sigma ) = 600 + 204 ( 0,06 + 0,03 ) = \\ &= 600 + 204 \times 0,09 = 600 + 18,36 = 618,36 \text{ V.} \end{aligned}$$

3. α) Διὰ νὰ λειτουργήσῃ μία γεννήτρια πρέπει νὰ πληροῦνται αἱ κάτωθι τρεῖς βασικαὶ συνθῆκαι :

1. Νὰ ὑπάρχῃ μαγνητικὸν πεδίον.
2. Νὰ ὑπάρχουν ἀγωγοὶ ἐντὸς τοῦ ἀνωτέρω μαγνητικοῦ πεδίου, ἤτοι τὸ τύλιγμα τῆς μηχανῆς.
3. Νὰ ὑπάρχῃ σχετικὴ κίνησις τῶν ἀγωγῶν ὡς πρὸς τὸ μαγνητικὸν πεδίον.

Τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα θὰ ἔχωμεν, ἐάν κινοῦμε τοὺς ἀγωγοὺς καὶ κρατοῦμε σταθερὸν τὸ μαγνητικὸν πεδίον ἢ ἀντιστρόφως κινοῦμε τὸ μαγνητικὸν πεδίον καὶ κρατοῦμε σταθεροὺς τοὺς ἀγωγούς.

β) Μὲ τὰ δοθέντα στοιχεῖα δὲν είναι δυνατὸν νὰ κατασκευασθῇ βροχοτύλιγμα, διότι είναι γνωστὸν ὅτι εἰς τὰ βροχοτύλιγματα ὁ ἀριθμὸς τῶν παραλήλων κλάδων είναι ἵσος πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν πόλων, ἐνῶ ἔδω ἔδόθησαν  $\alpha = 1$  καὶ  $p = 2$ .

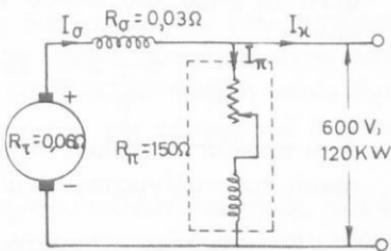


Σχ. 1.

Άλλα ούτε και κυματοτύλιγμα είναι δυνατὸν νὰ κατασκευασθῇ, διότι τὸ βῆμα τοῦ ἀπλοῦ κυματοτυλίγματος δίδεται ἀπὸ τὸν τύπον :

$$\psi = \frac{S \pm 2}{p} = \frac{256 \pm 2}{2} = 127 \quad \text{ἢ} \quad 129,$$

ἥτοι προκύπτει ἀριθμὸς περιττός, ἐνῶ διὰ νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ κατασκευὴ τοῦ τυλίγματος τὸ ψ πρέπει νὰ εἶναι ἄρτιος ἀριθμός.

γ) "Ενας τρόπος αὐτομάτου ρυθμίσεως τῆς τάσεως ἔξόδου ἐναλλακτῆρος, είναι ὁ τοῦ σχῆματος 2. "Οπως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα, λακτῆρος, εἶναι ὁ τοῦ σχῆματος 2.

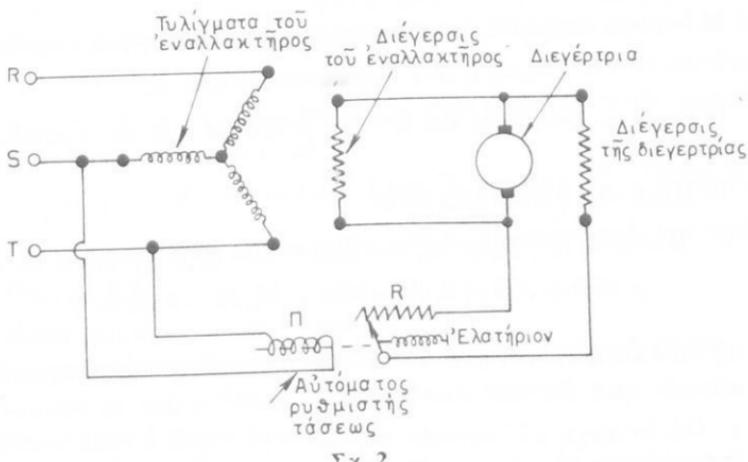

Σχ. 2

παραλλήλως πρὸς τὴν πολικὴν τάσιν ἔξόδου τοῦ ἐναλλακτῆρος συνδέεται τὸ πηνίον π τοῦ αὐτομάτου ρυθμιστοῦ.

**Λειτουργία τοῦ ρυθμιστοῦ.**

"Οταν ἡ τάσις ἔξόδου τοῦ ἐναλλακτῆρος αὔξηθῇ (π.χ. λόγω ἐλαττώσεως τοῦ φορτίου), θὰ αὔξηθῇ καὶ τὸ ρεῦμα ποὺ διαφέρει τὸ πηνίον π τοῦ αὐτομάτου ρυθμιστοῦ. Τὸ πηνίον τότε θὰ ἔλξῃ τὸν μοχλὸν τοῦ ροοστάτου R κατὰ τρόπον, ὥστε νὰ προστεθῇ ἀντίστασις εἰς τὸ κύκλωμα παραλλήλου διεγέρσεως τῆς διεγέρτριας. Ή αὔξησις τῆς ἀντιστάσεως θὰ προκαλέσῃ μείωσιν τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος διεγέρσεως, μείωσιν τῆς μαγνητικῆς ροῆς Φ, τῶν

πόλων τῆς διεγερτίας καὶ κατὰ συνέπειαν μείωσιν τῆς τάσεως ἔξόδου τῆς διεγερτίας. Ἡ μείωσις τῆς τάσεως τῆς διεγερτίας θὰ προκαλέσῃ μείωσιν τῆς ἐντάσεως διεγέρσεως τοῦ ἐναλλακτήρος, μείωσιν τῆς μαγνητικῆς ροῆς  $\Phi$  τῶν πόλων αὐτοῦ καὶ κατὰ συνέπειαν μείωσιν τῆς τάσεως ἔξόδου τοῦ ἐναλλακτήρος, ἡ ὅποια εἶχεν αὔξηθῆ, δηλαδὴ θὰ ἔχωμεν ἐπαναφορὰν τῆς τάσεως τοῦ ἐναλλακτήρος εἰς τὴν κανονικήν της τιμήν.


Ἐὰν ἀντιθέτως ἐλαττωθῆ ἡ τάσις ἔξόδου τοῦ ἐναλλακτήρος, τότε θὰ ἐλαττωθῆ τὸ ρεῦμα, ποὺ διαρρέει τὸ πηνίον τοῦ αὐτομάτου ρυθμιστοῦ, καὶ ἐπομένως θὰ ἐλαττωθῆ ἡ ἔλξης αὐτοῦ.

Ἐλαττουμένης τῆς ἔλξεως τοῦ ρυθμιστοῦ, ὁ ροοστάτης θὰ κινηθῇ δεξιά, τῇ ἐπενεργείᾳ τοῦ ἐλαττηρίου, καὶ θὰ ἐλαττώσῃ τὴν ἀντίστασιν διεγέρσεως τῆς διεγερτίας. Συνεπῶς θὰ συμβοῦν κατὰ σειράν, ἀλλὰ κατὰ ἀντίστροφον ἔννοιαν, τὰ ἀναφερθέντα ἀνωτέρω, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ αὔξηθῇ ἡ τάσις ἔξόδου τοῦ ἐναλλακτήρος, ποὺ μὲ εἶχε μειωθῆ, δηλαδὴ νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν κανονικήν της τιμήν.

Ἐκτὸς τοῦ ὡς ἀνωτέρω περιγραφομένου τύπου αὐτομάτου ρυθμιστοῦ, σήμερον χρησιμοποιοῦνται πάρα πολλοὶ τύποι μὲ βάσιν τὰ τρανζίστορ, διὰ τῶν ὅποιων ἐπιτυγχάνεται ταχυτάτη ἀντίδρασις ρυθμίσεως εἰς τρόπον, ὥστε ἡ μεταβολὴ τῆς τάσεως τῆς γεννητρίας μετανὰ είναι μικροτέρα τοῦ  $1/4$  τοῦ βόλτης, κατὰ τὰς διαφόρους μεταβολὰς τοῦ φορτίου τῶν ἐναλλακτήρων.

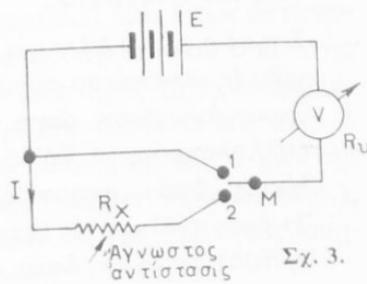4. α) Κατὰ τὴν μέθοδον μετρήσεως ἀντιστάσεων, μὲ τὴν βοήθειαν ἑνὸς βολτομέτρου γνωστῆς ἐσωτερικῆς ἀντιστάσεως  $R_e$ , καὶ μιᾶς πηγῆς σταθερᾶς τάσεως, γίνεται ἡ σύνδεσις τοῦ σχήματος 3.

Ἡ τάσις  $E$  τῆς πηγῆς πρέπει νὰ είναι σταθερὰ καὶ νὰ μὴ μεταβάλλεται, ὅταν ὁ μεταγωγεὺς  $M$  μεταφέρεται ἀπὸ τῆς θέσεως 1 εἰς τὴν 2. Ἐστω ὅτι είναι  $U_1$  ἡ ἔνδειξις τοῦ βολτομέτρου, ὅταν ὁ μεταγωγεὺς εύρισκεται εἰς τὴν θέσιν 1, καὶ  $U_2$ , ὅταν εύρισκεται εἰς τὴν θέσιν 2.



Έχομεν άντιστοίχως τὰς ἔξισώσεις :

$$\text{Εἰς θέσιν } 1 \quad E = U_1$$

$$\text{Εἰς θέσιν } 2 \quad E = IR_x + IR_u = I (R_x + R_u).$$

$$\text{Έξ αὐτῶν προκύπτει :} \quad U_1 = I (R_x + R_u).$$

Έκ τῆς σχέσεως  $U_2 = IR_u$  προκύπτει :

$$I = \frac{U_2}{R_u}.$$

Δι’ άντικαταστάσεως τοῦ I εἰς τὴν ἀνωτέρω σχέσιν ἔχομεν :

$$U_1 = \frac{U_2}{R_u} (R_x + R_u).$$

Ἐπιλύοντες ὡς πρὸς  $R_x$  ἔχομε τὴν τιμὴν ταύτης συναρτήσει τῆς γνωστῆς  $R_u$  καὶ τῶν μετρηθεισῶν τιμῶν  $U_1$  καὶ  $U_2$ :

$$R_x = R_u \left( \frac{U_1 - U_2}{U_2} \right).$$

Διὰ τῆς μεθόδου ταύτης δυνάμεθα νὰ μετρήσωμε μετ’ ἀκριβείας ἀντιστάσεις μὲ τιμὴν 0,1  $R_u$ , ἔως 10  $R_u$ . Ἀπαραίτητος ὄρος εἶναι ἡ χρησιμοποίησις πηγῆς μὲ μικρὰν ἐσωτερικὴν ἀντίστασιν καὶ δὴ πολὺ μικροτέραν τῆς  $R_u$ , διότι μόνον τότε ἡ τάσις τῆς πηγῆς E θὰ ἔχῃ τὴν αὐτὴν τιμὴν καὶ εἰς τὰς δύο θέσεις τοῦ μεταγωγέως M.

β) ‘Ο μᾶς τυλίγματος ὀνομάζεται σύνολον σπειρῶν ἐκ μονωμένου σύρματος συνδεδεμένων ἐν σειρᾷ καὶ καταληγουσῶν εἰς δύο ἔλευθερα ἄκρα, τὰ ὅποια συνδέονται ἀγωγίμως μὲ δύο τομεῖς συλλέκτου. Αἱ δύο πλευραὶ τῆς ὁμάδος τοποθετοῦνται ἐντὸς δύο ὁδοντώσεων τοῦ τυμπάνου τῆς μηχανῆς καὶ ὀνομάζονται στοιχεῖα τοῦ τυλίγματος.

Σπεῖρα τυλίγματος ὀνομάζεται τὸ σύστημα δύο ἀγωγῶν ἐκ μονωμένου σύρματος, συνδεδεμένων κατὰ τὸ ἕνα αὐτῶν ἄκρον ἀγωγίμως, ὡστε νὰ σχηματίζουν ἕνα ἔλιγμα σχήματος παραλληλογράμμου. Τὰ δύο ἔτερα ἄκρα συνδέονται εἰς δύο τομεῖς συλλέκτου, ὅπότε σχηματίζουν στοιχειώδη ὁμάδα.

‘Η ὁμάς τυλίγματος μετρεῖται εἰς ἀριθμὸν σπειρῶν, ἡ δὲ σπεῖρα εἰς ἀριθμὸν ἀγωγῶν, ὅστις εἶναι πάντοτε 2.

- γ) 'Ο κανονισμὸς ἐσωτερικῶν ἡλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων ὄρίζει τὰ ἔξις χρώματα ἀγωγῶν φάσεων, οὐδετέρου καὶ γειώσεως :
- Κίτρινον χρῶμα διὰ τὸν ἀγωγὸν γειώσεως.
  - Γκρί χρῶμα διὰ τὸν οὐδέτερον.
  - Καστανόν, κόκκινον καὶ μάυρον διὰ τοὺς ἀγωγοὺς φάσεως.
5. α) [Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ δι' ὅσων ἀναφέρονται εἰς τὸν Β' Τόμον τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, παράγρ. 7·4, ἑδάφ. 17].
- β) ('Η ἀπάντησις ἐκ τοῦ Κεφαλαίου 2, Ἡλεκτρικοῦ Συστήματος Αύτοκινήτου, 'Ιδρ. Εύγενίδου).
- γ) Αἱ τεχνικαὶ προϋποθέσεις ἐκλογῆς ἐνὸς κινητῆρος εἶναι αἱ κάτωθι :
1. 'Η ισχὺς τοῦ κινητῆρος νὰ ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν ισχὺν τοῦ μηχανήματος ποὺ θὰ κινήσῃ.
  2. Αἱ στροφαὶ τοῦ κινητῆρος νὰ συμφωνοῦν μὲ τὰς στροφὰς τῆς μηχανῆς ποὺ θὰ κινήσῃ.
  3. 'Ο κινητήρος νὰ εἶναι κατεσκευασμένος διὰ τὴν τάσιν καὶ τὸ εἶδος τοῦ ρεύματος (Σ.Ρ. ἢ Ε.Ρ.) τοῦ δικτύου, εἰς τὸ δποῖον θὰ συνδεθῇ.
  4. Τὸ περίβλημα τοῦ κινητῆρος νὰ ἀνταποκρίνεται εἰς τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας (στεγανός, ἀντιεκρηκτικὸς κ.λπ.).
  5. 'Ο κινητήρος νὰ προσαρμόζεται εὐκόλως εἰς τὴν μηχανὴν ποὺ θὰ κινήσῃ (κινητήρος μὲ δριζόντιον ἢ κατακόρυφον ἄξονα).
  6. Τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ κινητῆρος (ροπὴ ἐκκινήσεως, μεταβολὴ τῶν στροφῶν μετὰ τοῦ φορτίου) δέονται ὅπως ἀνταποκρίνωνται εἰς τὴν φύσιν τῆς ἐργασίας, τὴν δποῖαν δὲ κινητήρος θὰ ἔκτελέσῃ, π.χ. θὰ γίνῃ ἐκλογὴ κινητῆρος βραχυκυκλωμένης, θὰ γίνῃ ἐκκινήση τοῦ κινητήρος προορίζεται νὰ ἐκκινήσῃ ἀνευ ἢ νου δρομέως, ἐὰν δὲ κινητήρος προορίζεται νὰ ἐκκινήσῃ ἀνευ ἢ διαφοράς φορτίου, δακτυλιοφόρου κινητῆρος, ἐὰν δὲ κινητήρος μὲ μικρὸν φορτίον, προορίζεται νὰ ἐκκινήσῃ ύπό τοῦ φορτίου (κινητήρος γερανῶν κ.λπ.), προορίζεται νὰ ἐκκινήσῃ ύπό τοῦ φορτίου (κινητήρος γερανῶν κ.λπ.), μὲ συλλέκτην, ἐὰν δὲ κινητήρος πρέπει νὰ ἔχῃ ιδιότητας κινητῆρος συνεχοῦς ρεύματος σειρᾶς κ.λπ.

\*Έχομεν άντιστοίχως τὰς ἔξισώσεις :

$$\text{Εἰς θέσιν } 1 \quad E = U_1$$

$$\text{Εἰς θέσιν } 2 \quad E = IR_x + IR_u = I ( R_x + R_u ).$$

$$\text{Έξ αὐτῶν προκύπτει :} \quad U_1 = I ( R_x + R_u ).$$

\*Έκ τῆς σχέσεως  $U_2 = IR_u$  προκύπτει :

$$I = \frac{U_2}{R_u}.$$

Δι’ ἀντικαταστάσεως τοῦ I εἰς τὴν ἀνωτέρω σχέσιν ἔχομεν :

$$U_1 = \frac{U_2}{R_u} ( R_x + R_u ).$$

\*Επιλύοντες ώς πρὸς  $R_x$  ἔχομε τὴν τιμὴν ταύτης συναρτήσει τῆς γνωστῆς  $R_u$  καὶ τῶν μετρηθεισῶν τιμῶν  $U_1$  καὶ  $U_2$  :

$$R_x = R_u \left( \frac{U_1 - U_2}{U_2} \right).$$

Διὰ τῆς μεθόδου ταύτης δυνάμεθα νὰ μετρήσωμε μετ’ ἀκριβείας ἀντιστάσεις μὲ τιμὴν 0,1  $R_u$  ἔως 10  $R_u$ . Απαραίτητος ὅρος εἰναι ἡ χρησιμοποίησις πηγῆς μὲ μικρὰν ἐσωτερικὴν ἀντίστασιν καὶ δὴ πολὺ μικροτέραν τῆς  $R_u$ , διότι μόνον τότε ἡ τάσις τῆς πηγῆς E θὰ ἔχῃ τὴν αὐτὴν τιμὴν καὶ εἰς τὰς δύο θέσεις τοῦ μεταγωγέως M.

β) 'Ο μὰς τυλίγματος ὀνομάζεται σύνολον σπειρῶν ἐκ μονωμένου σύρματος συνδεδεμένων ἐν σειρᾷ καὶ καταληγουσῶν εἰς δύο ἐλεύθερα ἄκρα, τὰ δόποια συνδέονται ἀγωγίμως μὲ δύο τομεῖς συλλέκτου. Αἱ δύο πλευραὶ τῆς ὁμάδος τοποθετοῦνται ἐντὸς δύο ὁδοντώσεων τοῦ τυμπάνου τῆς μηχανῆς καὶ ὀνομάζονται στοιχεῖα τοῦ τυλίγματος.

Σπεῖρα τυλίγματος ὀνομάζεται τὸ σύστημα δύο ἀγωγῶν ἐκ μονωμένου σύρματος, συνδεδεμένων κατὰ τὸ ἔνα αὐτῶν ἄκρον ἀγωγίμως, ὥστε νὰ σχηματίζουν ἔνα ἔλιγμα σχήματος παραλληλογράμμου. Τὰ δύο ἔτερα ἄκρα συνδέονται εἰς δύο τομεῖς συλλέκτου, δόποτε σχηματίζουν στοιχειώδη ὁμάδα.

\*Η ὁμὰς τυλίγματος μετρεῖται εἰς ἀριθμὸν σπειρῶν, ἡ δὲ σπεῖρα εἰς ἀριθμὸν ἀγωγῶν, ὅστις εἰναι πάντοτε 2.

- γ) 'Ο κανονισμὸς ἐσωτερικῶν ἡλεκτρικῶν ἔγκαταστάσεων ὁρίζει τὰ ἔξῆς χρώματα ἀγωγῶν φάσεων, οὐδετέρου καὶ γειώσεως :
- Κίτρινον χρῶμα διὰ τὸν ἀγωγὸν γειώσεως.
  - Γκρὶ χρῶμα διὰ τὸν οὐδέτερον.
  - Καστανόν, κόκκινον καὶ μαύρον διὰ τοὺς ἀγωγοὺς φάσεως.
5. α) [Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ δι’ ὅσων ἀναφέρονται εἰς τὸν Β’ Τόμον τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, παράγρ. 7.4, ἐδάφ. 17].
- β) ('Η ἀπάντησις ἐκ τοῦ Κεφαλαίου 2, 'Ηλεκτρικοῦ Συστήματος Αύτοκινήτου, 'Ιδρ. Εύγενίδου).
- γ) Αἱ τεχνικαὶ προϋποθέσεις ἐκλογῆς ἐνὸς κινητῆρος εἰναι αἱ κάτωθι :
1. 'Η ισχὺς τοῦ κινητῆρος νὰ ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν ισχὺν τοῦ μηχανήματος ποὺ θὰ κινήσῃ.
  2. Αἱ στροφαὶ τοῦ κινητῆρος νὰ συμφωνοῦν μὲ τὰς στροφὰς τῆς μηχανῆς ποὺ θὰ κινήσῃ.
  3. 'Ο κινητήρος νὰ εἰναι κατεσκευασμένος διὰ τὴν τάσιν καὶ τὸ εἶδος τοῦ ρεύματος (Σ.Ρ. ἢ Ε.Ρ.) τοῦ δικτύου, εἰς τὸ ὅποιον θὰ συνδεθῇ.
  4. Τὸ περίβλημα τοῦ κινητῆρος νὰ ἀνταποκρίνεται εἰς τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας (στεγανός, ἀντιεκρηκτικός κ.λπ.).
  5. 'Ο κινηνήρος νὰ προσαρμόζεται εύκόλως εἰς τὴν μηχανὴν ποὺ θὰ κινήσῃ (κινητήρος μὲ δριζόντιον ἢ κατακόρυφον ἄξονα).
  6. Τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ κινητῆρος (ροπὴ ἐκκινήσεως, μεταβολὴ τῶν στροφῶν μετὰ τοῦ φορτίου) δέοντας ἀνταποκρίνωνται εἰς τὴν φύσιν τῆς ἐργασίας, τὴν ὅποιαν ὁ κινητήρος θὰ ἐκτελέσῃ, π.χ. θὰ γίνη ἐκλογὴ κινητῆρος βραχυκυκλωμένου δρομέως, ἐὰν ὁ κινητήρος προορίζεται νὰ ἐκκινήσῃ ἀνευ ἢ μικρὸν φορτίον, δακτυλιοφόρου κινητῆρος, ἐὰν ὁ κινητήρος μὲ συλλέκτην, ἐὰν ὁ κινητήρος πρέπει νὰ ἔχῃ ιδιότητας κινητῆρος συνεχοῦς ρεύματος σειρᾶς κ.λπ..

## Ο Μ Α Σ 12η

1. α) Τὰ κύρια στοιχεῖα, τὰ όποια ἀναγράφονται εἰς τὴν πινακίδα ἐνὸς τριφασικοῦ κινητῆρος μὲ δακτυλίδια, εἶναι τὰ κάτωθι:
  1. 'Ο τίτλος τοῦ ἐργοστασίου κατασκευῆς καὶ οἱ ἀριθμοὶ τύπου καὶ σειρᾶς τοῦ κινητῆρος.
  2. 'Η πολική τάσις τροφοδοτήσεως τοῦ κινητῆρος, π.χ. 220 /380 V. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ κινητήρας δύναται νὰ λειτουργήσῃ συνδεσμολογημένος κατὰ τρίγωνον εἰς δίκτυον πολικῆς τάσεως 220 V ἢ κατ' ἀστέρα εἰς δίκτυον πολικῆς τάσεως 380 V.
  3. 'Η ισχὺς τοῦ κινητῆρος εἰς ἵππους (HP ἢ kW), ἡ όποια εἶναι ἡ ἀποδιδομένη ὑπὸ τοῦ κινητῆρος εἰς τὸν ἄξονά του, δηλαδὴ ἡ κανονικὴ ισχὺς τοῦ κινητῆρος.
  4. 'Η κανονικὴ ἔντασις, ποὺ ἀπορροφεῖ ὁ κινητήρας ἀπὸ τὸ δίκτυον εἰς ἀμπέρ, ὅταν ἀποδίδῃ τὸ κανονικόν του φορτίον.
  5. Αἱ στροφαὶ τοῦ κινητῆρος (π.χ. n = 1450 στρ./min), δηλαδὴ ἡ ταχύτης περιστροφῆς τοῦ κινητῆρος ὑπὸ τὸ κανονικόν του φορτίον.
  6. 'Η συχνότης τοῦ ρεύματος τροφοδοτήσεως.
  7. 'Ο συντελεστής ισχύος (συνφ) τοῦ κινητῆρος, δηλαδὴ τὸ συνφ τοῦ κινητῆρος ὑπὸ τὸ κανονικόν του φορτίον.
- β) 'Ο πειραματικὸς προσδιορισμὸς τῶν ἀπωλειῶν σιδήρου (μαγνητικῶν ἀπωλειῶν) καὶ τῶν ἀπωλειῶν χαλκοῦ (ήλεκτρικῶν ἀπωλειῶν) εἰς ἓνα μετασχηματιστὴν γίνεται διὰ τῶν πειραμάτων κενῆς λειτουργίας καὶ βραχυκυκλώσεως τοῦ M/T ἀντιστοίχως.

Προσδιορισμὸς τῶν ἀπωλειῶν σιδήρου. Τροφοδοτεῖται ὁ M/T ἐν κενῇ λειτουργίᾳ ὑπὸ τὴν κανονικὴν αὔτοῦ τάσιν καὶ μετρεῖται ἡ ὑπὸ αὐτοῦ παραλαμβανομένη ισχὺς διὰ βαττομέτρου.

Ἡ ισχὺς αὐτὴ ἴσοῦται πρὸς τὰς μαγνητικὰς καὶ διηλεκτρικὰς ἀπωλείας ηύξημένας κατὰ τὰς ἐκ τοῦ ρεύματος μαγνητίσεως I, προερχομένας ήλεκτρικὰς ἀπωλείας εἰς τὸ πρωτογενὲς τύλιγμα τοῦ M/T.

Αἱ διηλεκτρικαὶ ἀπωλείαι εἰς τοὺς μετασχηματιστὰς χαμηλῆς καὶ

μέστης τάσεως είναι ἀμελητέαι. Ἐπίστης είναι ἀμελητέαι αἱ ἡλεκτρικαὶ ἀπώλειαι, αἱ προερχόμεναι ἐκ τοῦ ρεύματος μαγνητίσεως. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ μετρουμένη ἴσχυς κενῆς λειτουργίας λαμβάνεται ἵση πρὸς τὰς ἀπωλείας σιδήρου (ύστερήσεως καὶ δινορρευμάτων) τοῦ M / T.

Προσδιορισμὸς τῶν ἀπωλειῶν χαλκοῦ (Ἡλεκτρικῶν ἀπωλειῶν).

Αἱ ἀπωλειαι χαλκοῦ καθορίζονται διὰ βραχυκυκλώσεως τοῦ M / T εἰς τὴν πλευρὰν τοῦ δευτερεύοντος, διότε τὸ πρωτεῦον τροφοδοτεῖται μὲρυθμιζομένην τάσιν (κάτω τοῦ 1/10 τῆς κανονικῆς του τάσεως), ὥστε εἰς τὸ δευτερεῦον νὰ κυκλοφορῇ ἡ κανονικὴ ἔντασις. Μετρεῖται τότε ἡ ἴσχυς βραχυκυκλώσεως διὰ βαττομέτρου, συνδεδεμένου εἰς τὸ πρωτεῦον τύλιγμα τοῦ M / T. Ἡ ἴσχυς αὐτὴ ἰσοῦται πρακτικῶς πρὸς τὰς ἀπωλείας χαλκοῦ, καθ' ὃσον τὸ μαγνητικὸν πεδίον ἔχει ἐλαχίστην τιμὴν καὶ αἱ μαγνητικαὶ ἀπώλειαι είναι ἀμελητέαι.

2. α) Εἰς ὅλους τοὺς λαμπτῆρας, τοὺς λειτουργούντας δι᾽ ἡλεκτρικῶν ἐκκενώσεων καὶ τροφοδοτουμένους μὲν ἐναλλασσόμενον ρεῦμα 50 Hz, ὅπως είναι οἱ λαμπτῆρες φθορισμοῦ, ἔχομε διακοπὴν τῆς ἐκκενώσεως καὶ συνεπῶς καὶ τοῦ ἐκπεμπομένου φωτὸς 100 φορᾶς ἀνὰ δευτερόλεπτον, δηλαδὴ ὅσας φορᾶς εἰς ἓνα δευτερόλεπτον μηδενίζεται ἡ τάσις τοῦ ρεύματος. Τὸ μάτι τοῦ ἀνθρώπου δὲν δύναται νὰ παρατηρήσῃ τὸ γεγονὸς αὐτό. "Οταν ὅμως ἀπὸ τὸ φῶς τῶν λαμπτήρων αὐτῶν φωτίζωνται ταχέως κινούμενα ἀντικείμενα, ὅπως π.χ. ἓνα περιστρεφόμενον μηχάνημα, τότε είναι δυνατὸν εἰς ὠρισμένας ταχύτητας δι περιστρεφόμενος τροχὸς τοῦ μηχανήματος νὰ φαίνεται ἀκίνητος ἢ ὅτι περιστρέφεται πολὺ βραδύτερα ἀπὸ τὴν πραγματικὴν ταχύτητα περιστρόφῆς του.

Τὸ φαινόμενον αὐτό, τὸ ὅποιον δύναζεται στροβισκοπικὸν φαινόμενον, δύναται νὰ ἀποτελέσῃ αἴτιαν δυστυχημάτων εἰς ἐργοστάσια, ἐργαστήρια κ.λπ. Διὰ νὰ τὸ ἀποφύγωμεν, εἰς τὴν περίπτωσιν φωτισμοῦ μὲ λαμπτῆρας φθορισμοῦ, τροφοδοτοῦμε τὴν ἐγκατάστασιν φωτισμοῦ μὲ δύο (ἢ τρεῖς) φάσεις καὶ συνδέομε τοὺς λαμπτῆρας ἐναλλάξ εἰς τὰς δύο φάσεις (ἢ τὰς τρεῖς). "Ετοι κάθε μηχάνημα φω-

τίζεται άπό δύο τουλάχιστον λαμπτήρας, τῶν όποιων τὰ ἀναβοσβησήματα δὲν εἶναι ταυτόχρονα. Εἰς τὴν περίπτωσιν μονοφασικῶν ἐγκαταστάσεων χρησιμοποιοῦμε διδύμους λαμπτῆρας φθορισμοῦ, μεταξὺ τῶν όποιών εἶχομε δημιουργήσει φασικὴν ἀπόκλισιν μὲ πυκνωτήν.

β) Δύναται τὸ τύλιγμα νὰ μετατραπῇ εἰς τύλιγμα ἐναλλασσομένου ρεύματος τριφασικόν, διότι πληροῦνται καὶ αἱ δύο συνθῆκαι μεταξὺ τῶν στοιχείων τοῦ τυλίγματος, αἱ όποιαι ἀπαιτοῦνται διὰ νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ μετατροπὴ αὐτή:

$$1\eta \text{ συνθήκη: } 'Ο \overset{S}{\text{άριθμός}} \ x = \frac{S}{2\alpha} \text{ νὰ εἶναι ἀκέραιος.}$$

$$2\alpha \text{ συνθήκη: } 'Ο \overset{x}{\text{άριθμός}} \ x' = \frac{x}{3} \text{ νὰ εἶναι ἀκέραιος.}$$

Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ τυλίγματος ποὺ ἔξετάζομεν ἴσχύουν :

$$x = \frac{S}{2\alpha} = \frac{36}{2 \times 2} = 9 \text{ ἀκέραιος, } x' = \frac{x}{3} = \frac{9}{3} = 3 = \text{ἀκέραιος.}$$

γ) Εἰς ἐσωτερικὰς ἐγκαταστάσεις φωτισμοῦ ζητεῖται τριφασικὴ παροχὴ εἰς περιπτώσεις μεγάλων οἰκοδομῶν, π.χ. πολυκατοικιῶν, ὅπου συναντῶνται συνήθως καὶ τριφασικοὶ καταναλωταὶ (π.χ. κινητῆρες ἀνελκυστήρων) καὶ ἀφ' ἔτέρου τὸ φορτίον φωτισμοῦ τῆς πολυκατοικίας εἶναι μεγάλο (ζήτησις μεγαλυτέρα ἀπὸ 9 kW) καὶ κατανέμεται εἰς τὰς τρεῖς φάσεις τοῦ δικτύου.

Παροχὴν ὁ δονομάζομε τὸ καλώδιον ἢ τοὺς ἀγωγούς, οἱ όποιοι ἔνωνται τὸ δίκτυον τῆς ἡλεκτρικῆς ἑταιρείας μὲ τὸν μετρητὴν διὰ γίνη ἡ ρευματοδότησις τῆς ἐγκαταστάσεως.

Ρευματοδότησιν δονομάζομε τὴν σύνδεσιν (ἐργασίαν), μὲ τὴν όποιαν ἡ ἡλεκτρικὴ ἑταιρεία δίδει ρεῦμα ἀπὸ τὸ δίκτυον διανομῆς εἰς κάθε πελάτην.

Ἐπομένως ἡ παροχὴ εἶναι τὸ καλώδιον συνδέσεως τοῦ δικτύου μὲ τὸν μετρητὴν, ἐνῶ ρευματοδότησις εἶναι ἡ ἐργασία τῆς συνδέσεως τοῦ δικτύου μὲ τὸν μετρητὴν, διὰ τὴν παροχὴν ἡλεκτρικοῦ ρεύματος.

(Ἡλεκτροτεχνία, Ἰδρ. Εύγενίδου, Τόμον Δ, παράγρ. 1·3).

3. α) [Έδω δὲ εξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲν ὅσα περιλαμβάνονται εἰς τὴν Ἡλεκτροτεχνίαν, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 6·2, ἐδάφ. 2].

β) [Έδω δὲ εξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲν ὅσα περιλαμβάνονται εἰς τὸν Α Τόμον, Ἡλεκτρικῶν Μηχανῶν, Ἰδρ. Εὐγενίδου, παράγρ. 6·10, ἐδάφια α, β καὶ γ].

γ) Ἡ ἰσχὺς τοῦ κινητῆρος ἐνὸς ἀνεμιστῆρος εἰς kW δίδεται ἀπὸ τὸν τύπον :

$$N = \frac{V \cdot p}{102 \cdot \eta_x}$$

ὅπου :  $N$  ἡ ζητουμένη ἰσχὺς εἰς kW,  $V$  ὁ δύκος τοῦ ἀέρος, ποὺ παρέχει ὁ ἀνεμιστήρος εἰς τὴν μονάδα τοῦ χρόνου, δηλαδὴ ἡ παροχὴ τοῦ ἀνεμιστῆρος εἰς  $m^3/sec$ ,  $p$  ἡ πίεσις τοῦ ἀέρος κατὰ τὴν ἔξοδόν του ἀπὸ τὸν ἀνεμιστῆρα εἰς  $kg/m^2$  καὶ  $\eta_x$  ὁ βαθμὸς ἀποδόσεως τοῦ ἀνεμιστῆρος.

Ἀντικαθιστῶντες μὲν τὰς δοθείσας τιμὰς ἔχομεν :

$$N = \frac{V \cdot p}{102 \cdot \eta_x} = \frac{\frac{90}{60} \times 10}{102 \times 0,75} = \frac{1,5 \times 10}{102 \times 0,75} \simeq 0,196 \text{ kW.}$$

Ἡ ἰσχὺς αὐτὴ εἶναι ἡ ὡφέλιμος ἰσχὺς τοῦ κινητῆρος. Ἀρα ἡ ἀπορροφουμένη ἐκ τοῦ δικτύου ἰσχὺς θὰ εἴναι :

$$N_1 = \frac{N}{\eta_x} = \frac{0,196}{0,8} = 0,245 \text{ kW} = 245 \text{ W.}$$


Διὰ τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα τὴν ἔντασιν τοῦ ρεύματος, ποὺ ἀπορροφεῖ ὁ κινητήρ, θὰ τὴν ὑπολογίσωμεν ἐκ τῆς σχέσεως :

$$I = \frac{N_1}{U \cdot \sigma \nu \varphi},$$

καὶ μετὰ τὴν ἀντικατάστασιν τῶν δεδομένων προκύπτει

$$I = \frac{245}{220 \times 0,8} = \frac{245}{176} = 1,39 \text{ A.}$$

4. α) Αἱ δίοδοι λυχνίαι ύψηλοῦ κενοῦ εἰναι ἡλεκτρονικαι λυχνίαι ἀποτελούμεναι ἐξ ἑνὸς ύαλίνου περιβλήματος, εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ὅποιου ὑφίσταται ύψηλὸν κενὸν ἀέρος. Ἐντὸς τοῦ περιβλήματος ὑπάρχουν δύο ἡλεκτρόδια, ἡ ἄνοδος Α καὶ ἡ κάθοδος Κ. Ἡ κάθοδος ἔχει τὴν μορφὴν μεταλλικοῦ σύρματος καὶ θερμαίνεται ὡς φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 1 δι' ἡλεκτρικοῦ ρεύματος  $I_f$  παρεχομένου ὑπὸ πηγῆς μικρᾶς τάσεως. Θερμαίνομένη ἡ κάθοδος ἀποδίδει ἡλεκτρόνια εἰς μικρᾶς τάσεως. Ἡ ἄνοδος ἔχει τὴν μορφὴν μεταλλικῆς πλακάς. Ὁταν μία πηγὴ ύψηλῆς σχετικῆς τάσεως  $U_a$  συνδεθῇ μεταξὺ ἀνόδου καὶ καθόδου, μὲ τὸν θετικὸν της πόλον συνδεδεμένον εἰς τὴν ἄνοδον, τότε ἡ ἄνοδος ἀρχίζει καὶ ἔλκει τὰ ἡλεκτρόνια ποὺ παράγει ἡ κάθοδος. Δηλαδὴ ἔχομε ροήν συμβατικοῦ ρεύματος  $I_a$  ἐκ τῆς ἀνόδου πρὸς τὴν κάθοδον. Ἀν ἡ πηγὴ  $U_a$  συνδεθῇ μὲ τὸν ἀρνητικὸν της πόλον εἰς τὴν ἄνοδον καὶ τὸν θετικὸν εἰς τὴν κάθοδον, τότε ἡ ἄνοδος ἀπωθεῖ τὰ ἡλεκτρόνια, τὰ ὅποια ἐπιστρέφουν εἰς τὴν κάθοδον καὶ οὐδὲν ἡλεκτρικοῦ ρεῦμα διέρχεται διὰ τῆς λυχνίας. Δηλαδὴ μία δίοδος λυχνία ύψηλοῦ κενοῦ ἐπιτρέπει τὴν διέλευσιν ἡλεκτρικοῦ ρεύματος κατὰ τὴν μίαν μόνον διεύθυνσιν —ἀπὸ τὴν ψυχρὰν ἄνοδον εἰς τὴν θερμήν κάθοδον— καὶ συνεπῶς δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς ἀνορθωτικὸν στοιχεῖον διὰ τὴν ἀνόρθωσιν τοῦ ἐναλλασσομένου ἡλεκτρικοῦ ρεύματος.

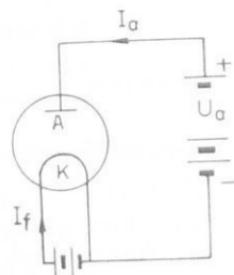

Σχ. 1.

**Χρῆσις:** Ἡ λυχνία αὕτη χρησιμοποιεῖται εἰς τὰς τηλεπικοινωνίας διὰ τὴν ἀνόρθωσιν ἐναλλασσομένου ρεύματος ύψηλῆς τάσεως καὶ μικρᾶς ἐντάσεως.



**Πλεονεκτήματα:** Ἀντέχει εἰς ύψηλάς ἀνοδικὰς τάσεις (μέχρι 120.000 V).

**Ψύξις:** Ἡ ψύξις τῶν λυχνιῶν τούτων, ὅταν εἶναι μεγάλης σχετικῶς ἴσχύος γίνεται δι' ὕδατος. Ὁταν εἶναι μικρᾶς ἢ μέσης ἴσχύος, ψύχονται δι' ἀέρος.

β) Οἱ αὐτομετασχηματισταὶ εἰναι ἔνας εἰδικὸς τύπος μετασχηματιστῶν, τὸ κύριον χαρακτηριστικὸν τῶν ὅποίων εἰναι ὅτι δὲν ἔχουν δύο ἡλεκτρικῶς ἀνεξάρτητα τυλίγματα, ὅπως οἱ συνήθεις μετασχηματισταὶ, ἀλλὰ ἔνα ἑνιαῖον τύλιγμα μὲ λήψεις πρωτεύοντος καὶ δευτερεύοντος.

"Οταν ὁ αὐτομετασχηματιστὴς χρησιμοποιῆται ὡς μετασχηματιστὴς ἀνυψώσεως, ὡς εἰς σχῆμα 2(α), τὸ πρωτεύον τύλιγμα ἀποτελεῖ μέρος τοῦ δευτερεύοντος, καὶ ὅταν χρησιμοποιῆται ὡς μετασχηματιστὴς ὑποβιβασμοῦ, ὡς εἰς σχῆμα 2(β), τὸ δευτερεύον τύλιγμα ἀποτελεῖ μέρος τοῦ πρωτεύοντος. Τὰ μεγέθη τάσεων καὶ ἐντάσεων πρωτεύοντος καὶ δευτερεύοντος ὑπολογίζονται ἐκ τῆς ἴδιας σχέσεως μεταφορᾶς, ὅπως καὶ εἰς τοὺς ἄλλους μετασχηματιστάς, ἥτοι :

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{n_1}{n_2} = K.$$

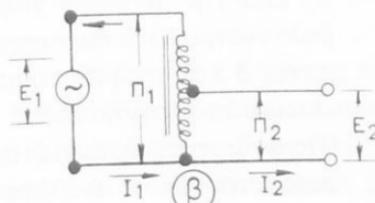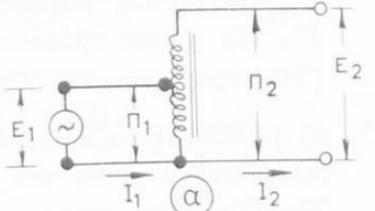

Σχ. 2.

### Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα:

Δεδομένου ὅτι μέρος τοῦ τυλίγματος τοῦ αὐτομετασχηματιστοῦ εἰναι κοινὸν εἰς τὸ πρωτεύον καὶ δευτερεύον, οἱ αὐτομετασχηματισταὶ ἀπαιτοῦν διὰ τὴν κατασκευὴν των ὀλιγώτερον βάρος ἀγωγοῦ καὶ συνεπῶς εἰναι εὐθηνότεροι ἀπὸ ἀντιστοίχους κοινούς μετασχηματιστάς. Τοῦτο ἀποτελεῖ τὸ κύριον πλεονέκτημα τῶν αὐτομετασχηματιστῶν.

Τὸ μειονέκτημα τῶν αὐτομετασχηματιστῶν εἰναι ὅτι τὸ δευτερεύον τύλιγμα δὲν εἰναι ἡλεκτρικῶς μονωμένον τοῦ πρωτεύοντος μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑφίσταται κίνδυνος ἡλεκτροπληξιῶν λόγω ὑπάρχεως ὑψηλῆς τάσεως εἰς τὴν πλευρὰν τροφοδοτήσεως τοῦ φορτίου, ὅταν χρησιμοποιοῦνται διὰ τὸν ὑποβιβασμὸν τῆς τάσεως.

'Η κατασκευὴ τῶν αὐτομετασχηματιστῶν ἐνδείκνυται εἰς περιπτώσεις κατὰ τὰς δύοις ἔχομε μικρὰν σχέσιν μεταφορᾶς (1,5 ἔως 3) καὶ

διὰ περιπτώσεις πού θέλομε νὰ ἔχωμε ρύθμισιν τῆς τάσεως, ὅπως εἰς ἐργαστήρια κ.λπ.:

γ) Σύμφωνα μὲ τοὺς κανονισμούς ἐσωτερικῶν ἐγκαταστάσεων, ἡ ἐπιτρεπόμενή πτῶσις τάσεως εἰς τὰς τροφοδοτικὰς γραμμὰς τῶν Ε.Η.Ε. εἶναι :

1% τῆς τάσεως τροφοδοτήσεως δι' ἐγκαταστάσεις φωτισμοῦ καὶ 3% τῆς τάσεως τροφοδοτήσεως δι' ἐγκαταστάσεις κινήσεως.


(Ἡλεκτροτεχνία, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Δ, παράγρ. 6.2).

5. α) Γ' Εδῶ δ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ ἐν συντομίᾳ βάσει τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὸν Α Τόμον Ἡλεκτρικῶν Μηχανῶν, Ἰδρ. Εὐγενίδου, παράγρ. 6.9].

β) Διὰ τὴν μέτρησιν χωρητικότητος πυκνωτοῦ μὲ τὴν βοήθειαν βολτομέτρου καὶ ἀμπερομέτρου ἐκτελοῦμε τὴν σύνδεσιν τοῦ σχήματος 3 καὶ τροφοδοτοῦμε τὸ κύκλωμα ἀπὸ πηγὴν E.P.

Ως γνωστόν, ἡ ἀντίστασις ἐνὸς πυκνωτοῦ εἰς τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα δίδεται ὑπὸ τῆς σχέσεως :

$$X_C = \frac{1}{C\omega},$$

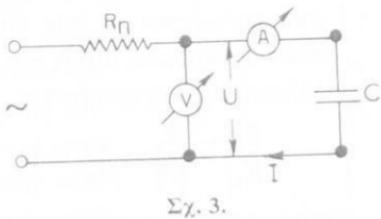

Σχ. 3.

ὅπου :  $C =$  ἡ χωρητικότης τοῦ πυκνωτοῦ καὶ  $\omega =$  ἡ κυκλικὴ συχνότης τοῦ ρεύματος = 2 πf.

Κατὰ τὴν μέτρησιν θὰ ἔχωμεν :

$$\frac{U}{I} = \frac{1}{C\omega} \quad \text{καὶ συνεπῶς} \quad C = \frac{1}{U \cdot \omega}.$$

Αἱ τιμαὶ U καὶ I δίδονται ὑπὸ τῶν συνδεδεμένων εἰς τὸ κύκλωμα ὄργάνων. Ἡ ἀντίστασις  $R_n$  χρησιμεύει διὰ τὴν προστασίαν τοῦ ἀμπερομέτρου εἰς περίπτωσιν διασπάσεως τῆς μονώσεως τοῦ πυκνωτοῦ πρὸ ἢ κατὰ τὴν μέτρησιν.

Ἀριθμητικὸν παράδειγμα :

Διὰ  $U = 200 \text{ V}$ ,  $I = 0,1 \text{ A}$ ,  $f = 50 \text{ Hz}$ , δηλαδή  $\omega = 2\pi f = 314$

$$\text{εἶναι: } C = \frac{1}{U \cdot \omega} = \frac{0,1}{200 \times 314} = 1,59 \times 10^{-6} \text{ F} = 1,59 \mu\text{F}.$$

γ) Αἱ στροφαὶ συγχρονισμοῦ τοῦ στρεφομένου μαγνητικοῦ πεδίου τοῦ τετραπολικοῦ ( $p = 2$ ) κινητῆρος εἶναι :

$$n_1 = \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{60 \times 50}{2} = \frac{3000}{2} = 1500 \text{ στρ / λεπτόν.}$$

Συνεπῶς ἡ διολίσθησις τοῦ κινητῆρος :

$$S = \frac{n_1 - n_2}{n_1} = \frac{1500 - 1425}{1500} = 0,05 \quad \text{ἢ} \quad S = 5\%$$

καὶ ἡ συχνότης τοῦ ρεύματος δρομέως :

$$f_2 = S \cdot f = 0,05 \times 50 = 2,5 \text{ Hz.}$$

### ΟΜΑΣ 13η

1. α) 'Ο ἔλεγχος τῶν ἐσωτερικῶν ἡλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων περιλαμβάνει :

1. Τὴν ὀπτικὴν ἐπιθεώρησιν τῆς ἐγκαταστάσεως : 'Ἐπιθεωρεῖται ὀπτικῶς ἡ ἐγκατάστασις, ἐὰν αἱ σωστήσεις, συρματώσεις, γειώσεις, ἡ τοποθέτησις διακοπῶν, ληγώσεις, τοποθέτησις διακοπῶν, κ.λπ. ἔγιναν σύμφωνα μὲ τοὺς κανονισμοὺς ἐσωτερικῶν ἡλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων.
2. Τὴν μέτρησιν τῶν ἀντιστάσεων μονώσεως
- πρὸς γῆν καὶ μεταξὺ τῶν ἀγωγῶν μὲ σκοπὸν τὴν διαπίστωσιν τῆς καλῆς μονώσεως τῶν στοιχείων τῆς ἐγκαταστάσεως.
3. Τὸν ἔλεγχον τῆς ἡλεκτρικῆς συνεχείας τῶν γειώσεων καὶ τῶν ἀγωγῶν.
4. Τὸν ἔλεγχον τῶν γειώσεων ἀπὸ ἀπόψεως χαμηλῆς ἀντιστάσεως γειώσεως.

('Ηλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Δ, παράγρ. 11·4).

β) (α) Διὰ κυματοειδῆ τυλίγματα μὲ τέσσαρες παραλλήλους κλάδους ( $\alpha = 2$ ), τὸ βῆμα δίδεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$\Psi = \frac{S \pm 4}{p} = \frac{48 \pm 4}{2} = 22 \quad \text{ἢ} \quad 26.$$

'Εκλέγομε βῆμα τυλίγματος  $\Psi = 22$

καὶ μερικὰ βήματα  $\Psi_1 = \Psi_2 = \frac{\Psi}{2} = 11.$

(β) Ό αριθμός τῶν ὁμάδων τοῦ τυλίγματος εἶναι  $\frac{S}{2}$ , δεδομένου ὅτι δύο στοιχεῖα ἀποτελοῦν μίαν ὁμάδα, καὶ συνεπῶς ὁ αριθμὸς ὁμάδων ἀνὰ ζεῦγος παραλλήλων κλάδων θὰ εἶναι :

$$x = \frac{S}{2\alpha} = \frac{48}{2 \times 2} = \frac{48}{4} = 12 \quad x = \frac{S}{2\alpha} = 12.$$


(γ) Η γωνία μεταξὺ δύο διαδοχικῶν διανυσμάτων εἶναι :

$$\delta = \frac{360^\circ}{x} = \frac{360}{12} = 30^\circ \quad \delta = 30^\circ.$$

(δ) Αριθμὸς ὁμάδων ἀνὰ φάσιν καὶ ἀνὰ ζεῦγος πόλων εἶναι :

$$\frac{\frac{S}{2}}{3 \cdot p} = \frac{S}{6 \cdot p} = \frac{48}{6 \times 2} = 4.$$

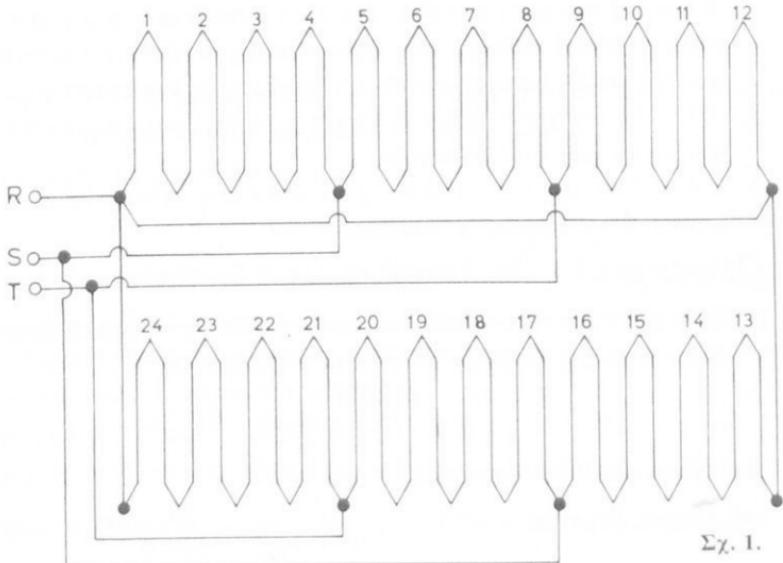(ε) Κατὰ τὴν μετατροπὴν τυλίγματος μηχανῆς Σ.Π. εἰς τύλιγμα τριφασικοῦ ἐναλλασσομένου ρεύματος, ὁ αριθμὸς τῶν παραλλήλων κλάδων ἀνὰ φάσιν ἴσουται μὲ τὸν αριθμὸν τῶν ζευγῶν τῶν παραλλήλων κλάδων τοῦ τυλίγματος Σ.Π., ἥτοι αριθμὸς παραλλήλων κλάδων ἀνὰ φάσιν =  $\alpha' = 2$ . Τὸ ζητούμενον πρόχειρον σχέδιον τοῦ τυλίγματος ἐμφαίνεται εἰς τὸ σχ. 1.



2. α) Τὰ μειονεκτήματα φίλτρου περιέχοντος μόνον πυκνωτὴν εἰναι:

(1) Ἡ παραμένουσα μετὰ τὴν ἀνόρθωσιν διακύμανσις τοῦ συνεχοῦς ρεύματος εἰναι ἀρκετὰ μεγάλη καὶ προξενεῖ ἀνωμαλίας, ὅταν τὸ συνεχὲς ρεῦμα, ποὺ τὴν περιέχει, τροφοδοτῇ ἡλεκτρονικὰς συσκευάς.

(2) "Οταν δὲ πυκνωτὴς φορτίζεται, ἀπορροφεῖ ἔνα ρεῦμα ἀρκετὰ μεγαλύτερον, ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ δόποιον συναντῶμεν εἰς τὸ φορτίον. Τὸ ρεῦμα φορτίσεως τοῦ πυκνωτοῦ προστιθέμενον εἰς τὸ ρεῦμα τοῦ φορτίου, εἰναι δυνατὸν νὰ γίνη συνολικῶς ἀρκετὰ μεγάλο καὶ νὰ ἐπιφέρῃ τὴν καταστροφὴν τοῦ ἀνορθωτικοῦ συστήματος, ἐφ' ὅσον δὲν προβλεφθοῦν ἀσφαλιστικὰ διατάξεις.

β) [Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ ἐν συντομίᾳ βάσει τῶν ὅσων περιλαμβάνονται εἰς τὸν Α Τόμον, 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, παραγρ. 2.1, 2.2 καὶ 2.3].

γ) [Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲν ὅσα περιλαμβάνονται εἰς Ε Τόμον τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, παράγρ. 5.4].

3. α) [Ο ἔξεταζόμενος θὰ δώσῃ τὴν ἀπάντησιν βάσει τῶν ἀναφερομένων εἰς τὸν Α Τόμον, 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, παράγρ. 5.2].

β) Οἱ κινητῆρες Γιουνιβέρσαλ εἰναι μικροὶ μονοφασικοὶ κινητῆρες σειρᾶς κατάλληλοι διὰ λειτουργίαν εἰς συνεχὲς καὶ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα. Αἱ στροφαὶ τῶν κινητήρων αὐτῶν ἔξαρτῶνται πολὺ ἀπὸ τὸ φορτίον, ὅπως εἰς ὅλους τοὺς κινητῆρας σειρᾶς. Ἡ ταχύτης περιστροφῆς τοῦ κινητῆρος εἰς ἔνα ώρισμένον φορτίον ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἔαν δικινητήρ τροφοδοτῆται ἀπὸ συνεχὲς ἢ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα. Τὸ μειονέκτημα αὐτὸ τὸ ἀποφεύγομε μὲ λήψεις, ποὺ παίρνομε ἀπὸ τὸ τύλιγμα τοῦ στάτου. Εἰς ἄλλην λῆψιν συνδέομε τὸν κινητῆρα, ὅταν ἐργάζεται μὲ συνεχὲς ρεῦμα, καὶ εἰς ἄλλην, ὅταν ἐργάζεται μὲ ἐναλλασσόμενον.

Οἱ κινητῆρες αὐτοὶ κατασκευάζονται δι' ἴσχεις κλάσματος τοῦ ἵππου, ἥτοι ἀπὸ  $\frac{1}{500}$  ἕως  $\frac{2}{3}$  HP καὶ διὰ στροφὰς ἄνω τῶν 3000.

Χρησιμοποιούνται είς οίκιακάς ήλεκτρικάς συσκευάς, είς μικρούς άνεμιστήρας, είς ήλεκτρικά τρυπάνια, ραπτομηχανάς κ.λπ.

γ) "Οπως είναι γνωστόν, ὅλα τὰ ἀπλᾶ κυματοειδῆ τυλίγματα ἔχουν μόνον δύο παραλλήλους κλάδους, ό δὲ ἀριθμὸς ψηκτρῶν είναι ἵσος μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν πόλων. Εδῶ ἔχομεν :

$$\alpha = 1 \quad \text{καὶ}$$

ἀριθμὸς ψηκτρῶν =  $2p = 2 \times 4 = 8$ , ἥτοι 4 θετικὰς καὶ 4 ἀρνητικὰς ψήκτρας.

Ἡ ἐντασις εἰς τὸ ἔξωτερικὸν κύκλωμα δίδεται :  $I = 100 \text{ A.}$

Ἡ ἐντασις κάθε παραλλήλου κλάδου είναι :

$$i = \frac{I}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ A.}$$

Ἡ ἐντασις δι' ἑκάστης ψήκτρας είναι :

$$i_y = \frac{I}{4} = \frac{100}{4} = 25 \text{ A.}$$

4. α) [Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ ὡς εἰς τὸ θέμα 1α τῆς 12ης ὁμάδος, δεδομένου ὅτι τὰ στοιχεῖα είναι τὰ αὐτά].

β) Κάθε γεννήτρια Σ.Ρ. χαρακτηρίζεται διὰ τῶν ἔξῆς στοιχείων :

(1) Τῆς Η.Ε.Δ., τὴν ὅποιαν ἀναπτύσσει.

(2) Τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος, τὴν ὅποιαν δύναται νὰ μᾶς παρέχῃ συνεχῶς, ἄνευ ὑπερθερμάνσεως τῶν ἀγωγῶν τοῦ ἐπαγγείου.

(3) Τοῦ κανονικοῦ ἀριθμοῦ τῶν στροφῶν της.

(4) Τῆς ίσχύος, τὴν ὅποιαν δύναται νὰ παρέχῃ εἰς τὸ ἔξωτερικὸν κύκλωμα.

(5) Τοῦ βαθμοῦ ἀποδόσεώς της.

(6) Τῆς μορφῆς τοῦ ἔξωτερικοῦ περιβλήματος αὐτῆς.

- γ) [Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ βάσει τῶν ὅσων περιλαμβάνονται εἰς τὴν Ἡλεκτροτεχνίαν, Ἰδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 7·2, ἐδαφ. 1 καὶ 2].


5. α) [‘Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ βάσει τῶν ὅσων περιλαμβάνονται εἰς τὴν Ἡλεκτροτεχνίαν, ‘Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 6.3].

β) [‘Ο ἔξεταζόμενος θὰ δώσῃ τὴν ἀπάντησιν, ὅπως ἀναφέρεται εἰς τὸν Α Τόμον, Ἡλεκτρικῶν Μηχανῶν, ‘Ιδρ. Εύγενίδου, παράγρ. 5.14].

γ) ‘Η αὐτόματος ρύθμισις τῶν στροφῶν μιᾶς κινητηρίας Μ.Ε.Κ., ἀναλόγως πρὸς τὰς μεταβολὰς τοῦ ἔξωτερικοῦ φορτίου τοῦ ἐναλλακτῆρος, δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ δι’ ἐνὸς μηχανικοῦ ή δι’ ἐνὸς ἡλεκτρικοῦ ρυθμιστοῦ ὡς ἀκολούθως :

Μηχανικὸς ρυθμιστής.

Λαμβάνει κίνησιν ἐκ τοῦ ἔκκεντροφόρου ἀξονος καὶ περιστρέφει μηχανισμὸν δύο ἀντιβάρων Α, ὡς εἰκονίζεται εἰς τὸ σχῆμα 2.

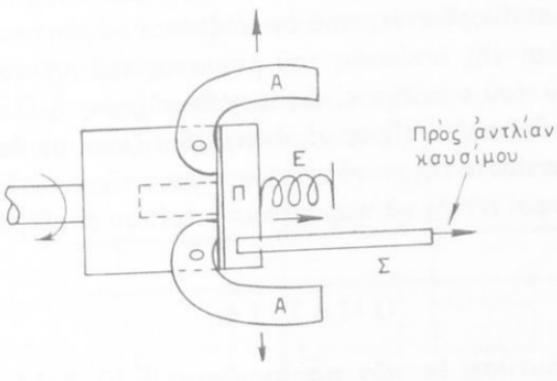

Σχ. 2.

Ἐὰν πρὸς στιγμὴν αὐξηθῇ τὸ φορτίον τῆς γεννητρίας, τότε, ὡς γνωστόν, θὰ ἐλαττωθοῦν αἱ στροφαὶ τῆς κινητηρίας μηχανῆς. ‘Η ἐλάττωσις τῶν στροφῶν θὰ ἐλαττώσῃ τὴν φυγόκεντρον δύναμιν τῶν ἀντιβάρων Α καὶ ἐπομένως θὰ ἐλαττωθῇ ή πίεσις, ποὺ ἀσκοῦν ταῦτα ἐπὶ τῆς πλακὸς Π. Τότε τὸ ἐλατήριον Ε θὰ μετακινήσῃ τὴν πλάκα καὶ τὸ συνδεδεμένον μὲ αὐτὴν στέλεχος Σ πρὸς τὰ ἀριστερά, ὅπότε τοῦτο ἐπιδρᾷ ἐπὶ τῆς ἀντλίας καυσίμου καὶ ἡ κινητηρία μηχανῆς τροφοδοτεῖται μὲ περισσότερον καύσιμον, μὲ ἀποτέλε-

σμα αἱ στροφαὶ αὐτῆς νὰ αὔξηθοῦν καὶ πάλιν εἰς τὸν κανονικὸν τῶν ἀριθμόν.

'Εὰν ἀντιθέτως ἐλαττωθῇ τὸ φορτίον, τότε θὰ αὔξηθοῦν αἱ στροφαἱ, θὰ ἀνοίξουν τὰ ἀντίβαρα λόγω αὔξησεως τῆς φυγοκέντρου δυνάμεως, θὰ κινηθῇ ἡ πλάξ Π πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ τὸ ἐπ' αὐτῆς στέλεχος Σ θὰ ἐπιδράσῃ ἐπὶ τῆς ἀντλίας καυσίμου, ώστε νὰ ἐλαττωθῇ τὸ καύσιμον, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πτῶσιν τῶν στροφῶν τῆς Μ.Ε.Κ. εἰς τὸν κανονικὸν ἀριθμὸν στροφῶν τοῦ ἐναλλακτῆρος.

### ΤΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ.

'Ο ήλεκτρικὸς ρυθμιστής ἐπιδρᾷ καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῆς ποσότητος τοῦ καυσίμου τῆς Μ.Ε.Κ. μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς στελέχους, τὸ ὅποιον εἶναι συνδεδεμένον μὲ τὸν κινητὸν πυρῆνα ἐνὸς σωληνοειδοῦς πηνίου. Κάθε αὔξησις ἡ ἐλάττωσις τοῦ φορτίου τοῦ ἐναλλακτῆρος ἐπιδρᾶ ἐπὶ τοῦ ρεύματος τροφοδοτήσεως τοῦ πηνίου μέσω ἐνὸς συστήματος κυκλωμάτων περιεχόντων μετασχηματιστὰς κεκορεσμένων πυρήνων καὶ ἀνορθωτάς, ποὺ ὀνομάζονται μαγνητικοὶ ἔνισχυται. Αἱ μεταβολαὶ τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος τοῦ πηνίου ἐπιφέρουν τὴν κίνησιν τοῦ στελέχους, ώστε κάθε αὔξησις ἡ ἐλάττωσις τοῦ φορτίου τοῦ ἐναλλακτῆρος νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ ἀνάλογον αὔξησιν ἡ ἐλάττωσιν τῆς ποσότητος καυσίμου τῆς κινητηρίας Μ.Ε.Κ. καὶ αἱ στροφαὶ αὐτῆς νὰ παραμένουν περίπου σταθεραί.

### ΟΜΑΣ 14η

- α) [‘Η ἀπάντησις ἐκ τῶν παραγράφων 5.10, 5.14, 5.18, ’Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, ’Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α].

β) ‘Η ίσχὺς τοῦ κινητῆρος δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου :

$$N = \frac{B \cdot u}{75 \cdot \eta_{\omega}}$$

ὅπου : N ἡ ίσχὺς τοῦ κινητῆρος εἰς ἵππους. B τὸ συνολικὸν βάρος ἀνελκυστῆρος εἰς kg. u ἡ ταχύτης ἀνυψώσεως ἀνελκυστῆρος εἰς m/sec. η<sub>ω</sub> ὁ ὄλικὸς βαθμὸς ἀποδόσεως τοῦ ἀνελκυστῆρος.

Έφαρμόζοντες τὸν τύπον ἔχομεν :

$$N = \frac{B \cdot u}{75\eta_{\alpha}} = \frac{400 \times 0,3}{75 \times 0,6} = 2,66 \text{ HP.}$$

Η ἀπορροφουμένη ἐκ τοῦ δικτύου ἴσχυς εἰς W τοῦ κινητῆρος εἶναι :

$$N_1 = \frac{736 \cdot N}{\eta_x} = \frac{736 \times 2,66}{0,85} = 2300 \text{ W}$$


καὶ ἡ ἀπορροφουμένη ἔντασις :

$$I = \frac{N_1}{\sqrt{3} \cdot U_{\pi} \cdot \sin \varphi} = \frac{2300}{1,73 \times 380 \times 0,8} = 4,37 \text{ A.}$$

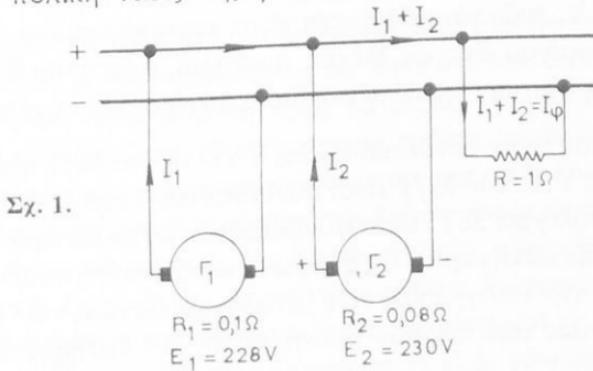2. α) [ 'Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀναφέρῃ τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τῶν ἐκκινητῶν μὲ δύο καὶ τρεῖς ἀκροδέκτας διὰ κινητῆρας διεγέρσεως σειρᾶς, ὡς ταῦτα ἀναγράφονται εἰς τὸν Α Τόμον Ἡλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, παράγρ. 6·4].

- β) Η κοινὴ πολικὴ τάσις  $U$  τῶν γεννητριῶν δίδεται ἀπὸ τὰς κάτωθι τρεῖς ἔξισώσεις :

- 'Ως πολικὴ τάσις τοῦ φορτίου  $R$  εἶναι :  $U = (I_1 + I_2) R$
- 'Ως πολικὴ τάσις τῆς γεννητρίας  $\Gamma_1$  εἶναι :  $U = E_1 - I_1 R_1$
- 'Ως πολικὴ τάσις τῆς γεννητρίας  $\Gamma_2$  εἶναι :  $U = E_2 - I_2 R_2$ .



Αντικαθιστῶντες τὰς τιμὰς  $R$ ,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $E_1$  καὶ  $E_2$  ἔχομεν :

$$U = (I_1 + I_2) \cdot 1 \quad (1)$$

$$U = 228 - I_1 \cdot 0,1 \quad (2)$$

$$U = 230 - I_2 \cdot 0,08 \quad (3)$$

Δι' ἀπαλοιφῆς τοῦ  $U$  μεταξὺ τῶν 1 καὶ 2 ἔξισώσεων καὶ ἐν συνεχείᾳ μεταξὺ τῶν 2 καὶ 3 ἔξισώσεων, ἔχομε τὰς ἀκολούθους δύο ἔξισώσεις:

$$\left. \begin{array}{l} I_1 + I_2 = 228 - 0,1 I_1 \\ 228 - I_1 \cdot 0,1 = 230 - 0,08 I_2 \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} 1,1 I_1 + I_2 = 228 \\ - 0,1 I_1 + 0,08 I_2 = 2. \end{array}$$

'Εκ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ συστήματος τῶν δύο ἔξισώσεων προκύπτουν :

$$\begin{aligned} I_1 &= 86,4 \text{ A} \\ I_2 &= 133 \text{ A} \end{aligned}$$

καὶ συνεπῶς ἡ ἔντασις διὰ τοῦ φορτίου εἶναι :

$$I_\varphi = I_1 + I_2 = 219,4 \text{ A},$$

καὶ ἡ πολικὴ τάσις τῶν δύο γεννητριῶν :

$$U = 219,4 \times 1 = 219,4 \text{ V}.$$

3. α) 'Η ἔνδειξις 220 / 380 V εἰς τὴν πινακίδα ἐνὸς τριφασικοῦ κινητήρος σημαίνει ὅτι ὁ κινητήρος δύναται νὰ ἐργασθῇ εἰς δίκτυον πολικῆς τάσεως 220 V μὲ σύνδεσιν τριγώνου καὶ εἰς δίκτυον πολικῆς τάσεως 380 V μὲ σύνδεσιν ἀστέρος. Διὰ τὸν κινητήρα αὐτὸν δὲν δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ εἰς τὸ δίκτυον ΔΕΗ τῶν Ἀθηνῶν (πολικῆς τάσεως 380 V) διακόπτης ἀστέρος τριγώνου, διότι, ὅταν μὲ τὸν διακόπτην ζευχθῇ κατὰ τρίγωνον, εἰς τὴν δευτέραν σκάλαν διὰ τὴν κανονικὴν λειτουργίαν, ἔκαστον τύλιγμα φάσεως τοῦ κινητήρος θὰ τεθῇ ὑπὸ τάσιν 380 V, ἐνῶ τὰ τυλίγματα εἶναι κατεσκευασμένα διὰ τάσιν 220 V, δεδομένου ὅτι, ὡς ἐλέχθη ἀνωτέρω, ὁ κινητήρος δύναται νὰ ἐργασθῇ εἰς δίκτυον 380 V μὲ σύνδεσιν ἀστέρος καὶ οὐχὶ τριγώνου.

- β) 'Η παράστασις συνδεσμολογίας YYO εἰς ἓνα M / T σημαίνει ὅτι τὸ τύλιγμα Y.T. τοῦ M / T εἶναι συνδεδεμένον κατὰ ἀστέρα, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τύλιγμα X.T. εἶναι συνδεδεμένον κατὰ ἀστέρα ὃ δὲ M / T ἀνήκει εἰς τὴν κατηγορίαν O (σύμφωνα μὲ τὸν διεθνῆ συμβολισμόν), δηλαδὴ εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν μετασχηματιστῶν, τῶν δποίων ἢ γωνία φάσεως τῶν τάσεων πρωτεύοντος καὶ δευτερεύοντος εἶναι μηδέν.

Πλεονεκτήματα τῆς ζεύξεως :

(α) Οἰκονομικώτερα ὄλων τῶν ζεύξεων.

(β) 'Εὰν συνδέσωμεν εἰς τὸ δευτερεῦον οὐδέτερον ἀγωγόν, ἔχομε δύο τάσεις εἰς τὴν κατανάλωσιν.

## Μειονεκτήματα :

Δὲν λειτουργοῦν καλῶς εἰς ἀσύμμετρον φόρτισιν.

γ) Εἰς τοὺς ἐναλλακτῆρας μὲν στρεφομένους πόλους τὸ τύλιγμα διεγέρσεως εύρισκεται ἐπὶ τοῦ περιστρεφομένου δρομέως, ἐνῷ τὸ κυρίως τύλιγμα τῆς μηχανῆς ἐπὶ τοῦ στάτου. Τὰ πηνία διεγέρσεως εἶναι τυλιγμένα γύρω ἀπὸ τοὺς πυρῆνας τῶν προεξεχόντων πόλων τοῦ δρομέως καὶ τροφοδοτοῦνται μὲ συνεχὲς ρεῦμα μέσω δύο δακτυλίων ἀπὸ τὴν διέγερσιν. Τὸ τύλιγμα τοῦ στάτου, ἐπὶ τοῦ ὅποιού ἀναπτύσσεται ἡ ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις, τοποθετεῖται ἐντὸς ὀδοντώσεων, ποὺ εύρισκονται εἰς τὴν ἐσωτερικὴν κυλινδρικὴν ἐπιφάνειαν τοῦ στάτου.

Τὸ σχῆμα 2 δεικνύει μίαν τομὴν ἐναλλακτῆρος μὲν στρεφομένους ἢ ἐσωτερικοὺς πόλους εἰς τὰς ὀδοντώσεις τοῦ στάτου τῆς μηχανῆς, ἐπὶ τῆς ὅποιας φαίνεται τοποθετημένη μία σπείρα ( $\alpha-\beta$ ) τοῦ τυλίγματος.<sup>3</sup> Επίσης φαίνεται ἡ διαδρομὴ τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν τοῦ πεδίου, ποὺ δημιουργεῖ ἡ διέγερσις τῆς μηχανῆς καὶ τὸ ὅποιον εἶναι, ὡς ἐλέχθη, περιστρεφόμενον.

Ἡ διεύθυνσις τῆς ἀναπτυσσομένης H.E.D. εύρισκεται μὲ τὸν κανόνα τῆς δεξιᾶς χειρὸς λαμβάνοντες ὑπ' ὄψιν ὅτι, ἔάν, ὅπως εἰς τὸ σχῆμα, τὸ πεδίον περιστρέφεται πρὸς τὰ δεξιά, τοῦτο εἶναι ίσοδύναμον μὲ τὸ νὰ κρατῶμεν τὸ μαγνητικὸν πεδίον σταθερὸν καὶ νὰ περιστρέφωμε τοὺς ἀγωγοὺς τοῦ στάτου πρὸς τὰ ἀριστερά.<sup>3</sup> Εὰν οὕτως ἐφαρμόσωμε τὸν κανόνα τῆς δεξιᾶς χειρὸς εἰς τὸ σχῆμα, ὥστε ὁ ἀντίχειρ αὐτὸν δεικνύει τὴν διεύθυνσιν τῆς σχετικῆς κινήσεως τοῦ ἀγωγοῦ ὡς πρὸς τὸ μαγνητικὸν πεδίον, ἡ ἐπαγομένη H.E.D. εἰς πρὸς τὰ ἔξω τοῦ χάρτου. Οὔτως αἱ H.E.D. τῶν δύο ἀγωγῶν τῆς πρὸς τὰ ἔξω τοῦ χάρτου. Καθὼς δὲ δρομεύει περιστρέφεται, μετ' ὀλίγον σπείρας ἀθροίζονται. Καθὼς δὲ δρομεύει περιστρέφεται, μετ' ὀλίγον σπείρας ἀπέναντι ἀπὸ τὸν ἀγωγὸν αὐτὸν εύρισκεται νότιος πόλος καὶ ἀπέναντι ἀπὸ τὸν ἀγωγὸν β βόρειος.<sup>3</sup> Εφαρμόζοντες, τὸν κανόνα τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἐκ νέου θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι αἱ H.E.D. τῶν δύο



Σχ. 2.

ἀγωγῶν πάλιν ἀθροίζονται, ἀλλὰ ὅτι τώρα ἔχουν φορὰν ἀντίθετον τῆς προηγουμένης.

Διαπιστώνομε δηλαδὴ ὅτι εἰς τὴν σπεῖραν τῶν δύο ἀγωγῶν τοῦ τυλίγματος τοῦ στάτου ἀναπτύσσεται ἐναλλασσομένη ἡλεκτρεγερτική δύναμις.

4. α) Οἱ κανονισμοὶ ἐσωτερικῶν ἔγκαταστάσεων ὅρίζουν ὅτι ἡ ἀντίστασις γειώσεως προστασίας πρέπει νὰ ὑπολογίζεται οὕτως, ὥστε εἰς περίπτωσιν ἀνωμαλίας, ἡ τάσις μεταξὺ τοῦ μεταλλικοῦ περιβλήματος τῆς γειουμένης συσκευῆς καὶ τῆς γῆς νὰ μένῃ κάτω ἀπὸ 50 V, ἡ δὲ διακοπὴ τοῦ ρεύματος νὰ γίνεται εἰς χρόνον μέχρι 5 δευτερολέπτων.

('Ηλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Δ, παράγρ. 15·3).

β) Γέδω ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ διὰ τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν παράγραφον 5·20 (ἔδαφια  $\eta$ ,  $\theta$  καὶ  $\iota$ ) τοῦ Α Τόμου τῶν 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εύγενίδου).

γ) Ἡ πραγματικὴ ἴσχυς τοῦ ἐναλλακτῆρος εἶναι :

$$N_{\pi} = \sqrt{3} \cdot U_{\pi} \cdot I_{\gamma} \cdot \sin \phi = \sqrt{3} \times 380 \times 60 \times 0,85 = 33570 \text{ W}$$

$\eta \quad 33,57 \text{ kW.}$

Ἡ ἀεργος ἴσχυς τοῦ ἐναλλακτῆρος εἶναι :

$$N_x = \sqrt{3} \cdot U_{\pi} \cdot I_{\gamma} \cdot \eta \mu \phi = \sqrt{3} \times 380 \times 60 \times 0,52 = 20810 \text{ VAR}$$

$\eta \quad 20,81 \text{ kVAR.}$

Ἡ φαινομένη ἴσχυς τοῦ ἐναλλακτῆρος εἶναι :

$$N_{\varphi} = \sqrt{3} \cdot U_{\pi} \cdot I_{\gamma} = \sqrt{3} \times 380 \cdot I_{\gamma} = 660 \times 60 = 39500 \text{ VA}$$

$\eta \quad 39,5 \text{ kVA.}$

Αἱ σχέσεις μεταξὺ πραγματικῆς, ἀεργού καὶ φαινομένης ἴσχυος τοῦ ἐναλλακτῆρος εἶναι :

$$\frac{N_{\pi}}{N_{\varphi}} = \frac{\sqrt{3} \cdot U_{\pi} \cdot I_{\gamma} \cdot \sin \phi}{\sqrt{3} \cdot U_{\pi} \cdot I_{\gamma}} = \sin \phi = 0,85$$

$$\frac{N_x}{N_{\varphi}} = \frac{\sqrt{3} \cdot U_{\pi} \cdot I_{\gamma} \cdot \eta \mu \phi}{\sqrt{3} \cdot U_{\pi} \cdot I_{\gamma}} = \eta \mu \phi = 0,52$$

$$\frac{N_x}{N_{\pi}} = \frac{\sqrt{3} \cdot U_{\pi} \cdot I_{\gamma} \cdot \eta \mu \phi}{\sqrt{3} \cdot U_{\pi} \cdot I_{\gamma} \cdot \sin \phi} = \frac{\eta \mu \phi}{\sin \phi} = \frac{0,52}{0,85} = 0,61 = \epsilon \phi \phi.$$

5. α) [ 'Ο ἔξεταζόμενος θὰ σχεδιάσῃ τὴν ζητουμένην σχηματικὴν συνδεσμολογίαν καὶ θὰ ἀπαντήσῃ εἰς τὸ θέμα ἐπὶ τῇ βάσει τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν 'Ηλεκτροτεχνίαν, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμον Β, παράγρ. 3.5, ἐδάφ. 1 καὶ σχ. 3.5α].

β) Αἱ στροφαὶ τοῦ δρομέως ἐνὸς ἐπαγωγικοῦ κινητῆρος δίδονται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$n = \frac{60 \cdot f}{p} (1 - S),$$

ὅπου  $f$  = ἡ συχνότης τοῦ ρεύματος τροφοδοτήσεως τοῦ κινητῆρος.  
 $p$  = ὁ ἀριθμὸς ζευγῶν μαγνητικῶν πόλων τοῦ κινητῆρος.  $S$  = ἡ διολίσθησις τοῦ κινητῆρος.

"Οπως καὶ ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω σχέσιν φαίνεται, τὰς στροφὰς τοῦ κινητῆρος δυνάμεθα νὰ τὰς μεταβάλλωμε μὲ τοὺς ἔξῆς τρόπους :


(1) Μὲ τὴν ἀλλαγὴν τῆς συχνότητος τοῦ ρεύματος τροφοδοτήσεως.

(2) Μὲ τὴν ἀλλαγὴν τῆς διολίσθησεως. Τοῦτο γίνεται διὰ τῆς παρεμβολῆς ἀντιστάσεων εἰς τὸ κύκλωμα τοῦ δρομέως.

(3) Μὲ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πόλων, ὅπότε ὁ στάτης ἐφοδιάζεται ἡ μὲ δύο ξεχωριστὰ τυλίγματα ἡ μὲ ἓνα τύλιγμα, τὸ δποτὸν ἐπιδέχεται συνδέσεις, ποὺ δίδουν διαφορετικὸν ἀριθμὸν πόλων.

(4) Διὰ συνδυασμοῦ τῶν ἀνωτέρω (κλιμακωτὴ ζεῦξις).

Κλιμακωτὴ ζεῦξις, εἶναι ἡ ζεῦξις δύο ἐπαγωγικῶν δικτυλιοφόρων κινητήρων εἰς τὸν ἴδιον ἄξονα, ὅπως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 3.

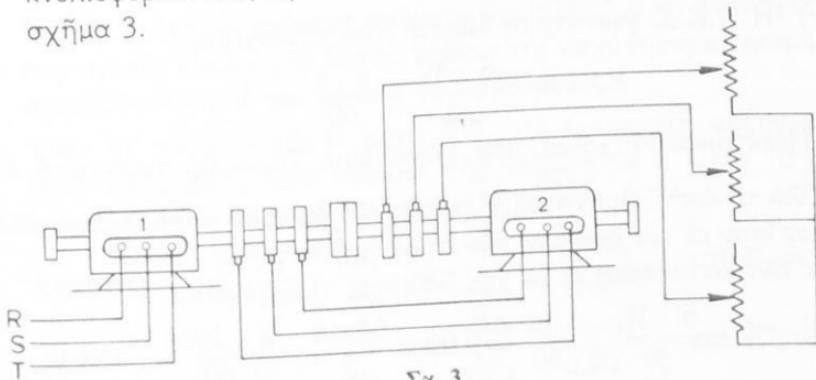

Σχ. 3.

'Ο στάτης τοῦ κινητῆρος 1 τροφοδοτεῖται ύπο τοῦ τριφασικοῦ ρεύματος τοῦ δικτύου, ἐνῶ ὁ στάτης τοῦ κινητῆρος 2 τροφοδοτεῖται ἐκ τοῦ δρομέως τοῦ κινητῆρος 1. 'Ο δρομεὺς τοῦ κινητῆρος 2 δύναται νὰ είναι καὶ τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέως. 'Εὰν ὅμως είναι δακτυλιοφόρος, ὡς εἰς τὸ σχῆμα, τότε τὸ τύλιγμα τοῦ δρομέως του συνδέεται μέσω δακτυλίων μὲ τρεῖς ρυθμιζομένας ἀντιστάσεις. Αύται χρησιμεύουν τόσον διὰ τὴν ἐκκίνησιν, ὃσον καὶ διὰ τὴν ρύθμισιν τῶν στροφῶν κατὰ τὴν λειτουργίαν τῶν κινητήρων.

Οἱ δύο κινητῆρες συνδέονται κατὰ τρόπον, ὥστε νὰ περιστρέψωνται πρὸς τὴν ἴδιαν διεύθυνσιν καὶ νὰ είναι δυνατὴ ἡ ἀλλαγὴ τῆς φορᾶς περιστροφῆς τοῦ ἐνὸς τούτων, ὥστε νὰ τείνῃ νὰ περιστραφῇ ἀντιθέτως. 'Εὰν ὁ κινητὴρ 1 ἔχῃ  $p_1$  ζεύγη πόλων καὶ ὁ κινητὴρ 2 ἔχῃ  $p_2$  ζεύγη πόλων, τότε ἡ σύγχρονος ταχύτης τῆς ὁμάδος είναι ἵση  $p_1 + p_2$  ζεύγη πόλων, μὲ τὴν ταχύτητα ἐνὸς κινητῆρος, πρὸς ὅμορρόπτως, καὶ  $p_1 - p_2$  ζεύγη πόλων, ἐὰν ἡ ὁμάδας περιστρέφεται ὁμορρόπτως, καὶ  $p_2 - p_1$  ζεύγη πόλων, ἐὰν ὁ ἕνας κινητὴρ τείνῃ νὰ περιστραφῇ ἀντιρρόπτως.

'Εὰν τὸ  $p_1$  είναι διάφορον τοῦ  $p_2$  τότε διὰ τῆς κλιμακωτῆς ζεύξεως δυνάμεθα νὰ λάβωμεν 4 διαφορετικὰς ταχύτητας, τὰς :

$$n_1 = \frac{60 \cdot f}{p_1}, \quad n_2 = \frac{60 \cdot f}{p_2}, \quad n_3 = \frac{60 \cdot f}{p_1 + p_2} \quad \text{καὶ} \quad n_4 = \frac{60 \cdot f}{p_1 - p_2}.$$

'Εὰν ὅμως είναι  $p_1 = p_2$ , τότε δυνάμεθα νὰ λάβωμεν μόνον δύο ταχύτητας, τὰς :

$$n_1 = \frac{60 \cdot f}{p_1} \quad \text{καὶ} \quad n_2 = \frac{60 \cdot f}{p_1 + p_2} = \frac{60 \cdot f}{2 p_1}.$$

γ) 'Η Η.Ε.Δ. γεννητρίας δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$E_g = \Phi \cdot \frac{S \cdot W}{\alpha} \cdot \frac{p \cdot n}{60} \quad \text{εἰς V.}$$

('Ηλεκτρικὰ Μηχαναί, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 4.1).

"Ολα τὰ ἀπλᾶ βροχοτυλίγματα ἔχουν ἀριθμὸν παραλλήλων κλάδων ἵσον μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν πόλων, ἦτοι  $p = \alpha$ .

Δι' ἀντικαταστάσεως μὲ τὰς δοθείσας τιμὰς ἔχομεν :

$$E = \Phi \cdot \frac{S \cdot W}{\alpha} \cdot \frac{pn}{60} = 0,03 \times \frac{64 \times 4}{2} \times \frac{2 \times 1000}{60} = 128 \text{ V.}$$

‘Η δλικὴ ἔντασις τῆς γεννητρίας ἰσοῦται μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν ρευμάτων τῶν παραλλήλων κλάδων. “Εκαστος παράλληλος κλάδος διαρρέεται μὲ τὸ ἴδιον ρεῦμα, ποὺ διαρρέεται ἕκαστος ἀγωγός. Συνεπῶς εἶναι :

$$I = 2 \cdot \alpha \cdot i = 2 \times 2 \times 50 = 200 \text{ A.}$$

‘Η ἰσχύς, ἡ ὅποια ἀναπτύσσεται εἰς τὴν γεννήτριαν, εἶναι :

$$N = \frac{E \cdot I}{1000} = \frac{128 \times 200}{1000} = 25,6 \text{ kW.}$$

### ΟΜΑΣ 15η

1. α) Τὸ ζητούμενον σχέδιον τοῦ βροχοτυλίγματος φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 1 (σελ. 248). Εἰς τοῦτο ἐλήφθησαν :

$$(α) S = 2 \times 28 = 56.$$

$$(β) \text{Βῆμα τυλίγματος } \psi = 2.$$

$$(γ) \text{Πολικὸν βῆμα } \frac{S}{2p} = \frac{56}{2 \times 2} = 14.$$

$$(δ) \text{Μερικὰ βήματα } \psi_1 = 15, \psi_2 = 13.$$

- β) Τὸ μέγεθος τῆς ἡλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως, ἡ ὅποια ἀναπτύσσεται εἰς ἀγωγὸν κινούμενον ἐντὸς ὁμοιομόρφου μαγνητικοῦ πεδίου, δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :


$$E = B \cdot l \cdot u \cdot \eta \mu \alpha \quad \text{εἰς V.}$$

‘Εκ τῆς ἀνωτέρω σχέσεως φαίνεται ὅτι ἡ ΗΕΔ εἶναι ἀνάλογος τῆς μαγνητικῆς ἐπαγωγῆς B τοῦ πεδίου τῆς ταχύτητος κινήσεως τοῦ ἀγωγοῦ u ὥστε καὶ τοῦ μήκους τοῦ ἀγωγοῦ l.

“Οθεν δι’ αὔξησιν τῆς B κατὰ 20%, θὰ ἔχωμε καὶ αὔξησιν τῆς ΗΕΔ κατὰ 20%. Διὰ μείωσιν τῆς ταχύτητος u κατὰ 10%, θὰ ἔχωμε καὶ μείωσιν τῆς ΗΕΔ κατὰ 10%.

$$\text{Ἐπομένως : } α) \frac{E_1}{E_2} = \frac{B_1}{B_2} \quad \text{ἢ} \quad \frac{10}{E_2} = \frac{B_1}{1,20 B_1} \quad \text{καὶ} \quad E_2 = 12 \text{ V.}$$
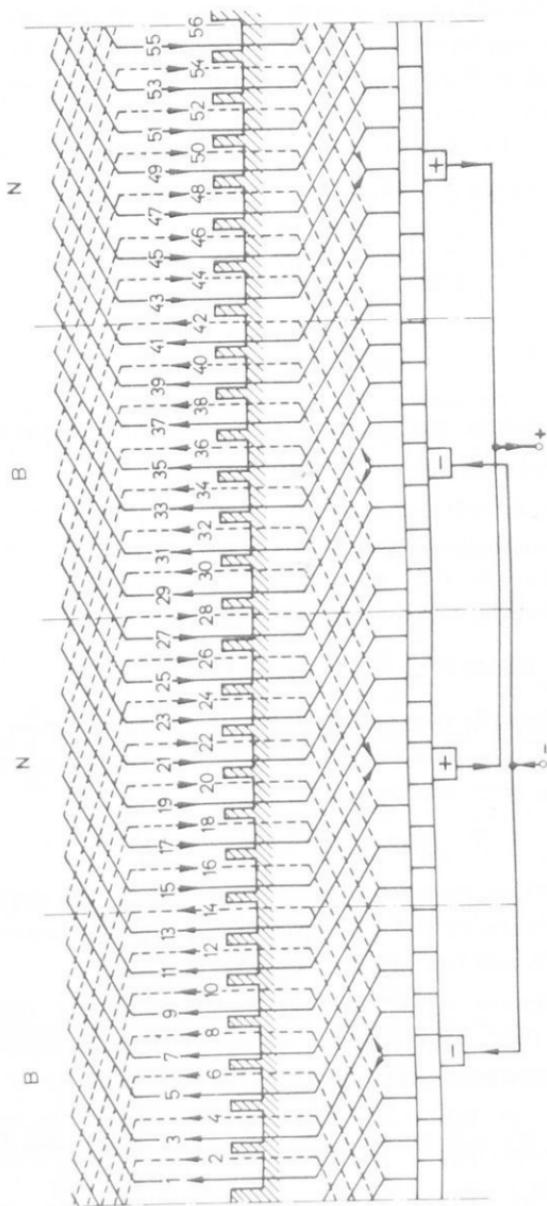
$$β) \frac{E_1}{E'_2} = \frac{u_1}{u_2} \quad \text{ἢ} \quad \frac{10}{E'_2} = \frac{u_1}{0,90 \cdot u_1} \quad \text{καὶ} \quad E'_2 = 9 \text{ V.}$$



2. α) Αἱ ὁμάδες ἀνὰ πόλον εἰναι  $\frac{54}{6} = 9$ .


Ἐπειδὴ ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁμάδων ἀνὰ πόλον (9) διαιρεῖται μὲ τὸ βῆμα συνδέσεως (3), εἰναι δυνατὸν νὰ συνδέσωμε κάθε τρίτην ὁμάδα εἰς μίαν ἰσοδυναμικὴν σύνδεσιν.

('Ηλεκτρικαὶ Μηχαναὶ, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 2·11).

β) 'Η λυχνία εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἔχει τρεῖς ἀνόδους, τὰς  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , αἱ δόποιαι εἰναι συνδεδεμέναι εἰς τὰς τρεῖς φάσεις τοῦ δευτερεύοντος τοῦ μετασχηματιστοῦ τροφοδοτήσεως τοῦ ἀνορθωτοῦ (σχ. 2). "Οταν ἡ ἄνοδος  $A_1$  ἔχῃ τὸ θετικώτερον δυναμικὸν ὡς πρὸς τὴν κάθοδον, τὸ τόξον σχηματίζεται μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῆς καθόδου καὶ οὕτω τὸ ρεῦμα διερχόμενον διὰ τῆς λυχνίας καὶ τοῦ φορτίου ἐπιστρέφει εἰς τὸν οὐδέτερον κόμβον τοῦ δευτερεύοντος τοῦ μετασχηματιστοῦ, ὁ δόποιος εἰναι ὁ ἀρνητικὸς πόλος τοῦ ἀνορθωτοῦ. Μετὰ 1/3 τῆς περιόδου καθίσταται θετικωτέρα ἡ ἐπομένη ἄνοδος (π.χ. ἡ  $A_2$ ). Τότε τὸ τόξον σχηματίζεται μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῆς καθόδου καὶ πάλιν τὸ ρεῦμα διέρχεται διὰ τῆς λυχνίας καὶ κατὰ τὴν ἴδιαν φορὰν ἐντὸς τοῦ φορτίου. Μετὰ 1/3 ἀκόμη τῆς περιόδου καθίσταται θετικωτέρα ἡ ἐπομένη ἄνοδος κ.ο.κ. τὸ ρεῦμα ἐντὸς τῆς λυχνίας καὶ διὰ τοῦ ἔξωτερικοῦ φορτίου ἔχει πάντοτε τὴν ἴδιαν διεύθυνσιν. Τὸ ἀνορθωμένον τοῦτο ρεῦμα εἰναι πιὸ ὁμαλὸν ἀπὸ τὸ ἀνορθωμένον ρεῦμα, τὸ δόποιον δίδει μονοφασικὸς ἀνορθωτὴς ὑδραργύρου.

('Ηλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 6·4).

γ) ('Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀναφέρῃ τὰ πιθανὰ αἴτια καὶ τὴν θεραπείαν των, ὅπως περιλαμβάνονται εἰς τὸν Β Τόμον, 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, παράγρ. 7·4, ἔδαφ. 1).

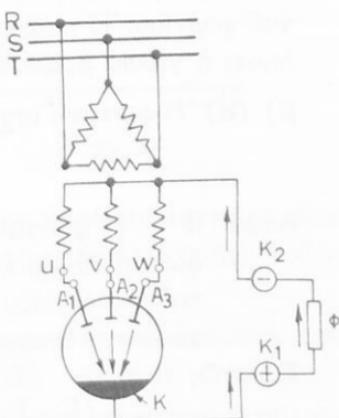

Σχ. 2.

3. α) Τὸ σχῆμα 3 παριστᾶ τὰς ζητουμένας χαρακτηριστικὰς καμπύλας λειτουργίας ἐνὸς ἐναλλακτῆρος ὑπὸ φορτίον δι' ἐπαγωγικήν, ὡμικήν καὶ χωρητικήν φόρτισιν. "Οπως παρατηροῦμεν, ἡ πολικὴ τάσις ἐνὸς συγχρόνου ἐναλλακτῆρος, ὅταν ἔργαζεται μὲ σταθερὰν συχνότητα καὶ διέγερσιν, δὲν ἔξαρτᾶται μόνον ἀπὸ τὸ φορτίον I τοῦ ἐναλλακτῆρος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ συνφορτίον.

Μὲ χωρητικήν φόρτισιν ( $\phi < 0$ ) ἡ πολικὴ τάσις τοῦ ἐναλλακτῆρος αὐξάνει μὲ τὴν αὔξησιν τοῦ φορτίου. Μὲ ἐπαγωγικήν καὶ ὡμικήν φόρτισιν ἡ πολικὴ τάσις τοῦ ἐναλλακτῆρος πίπτει μὲ τὴν αὔξησιν τοῦ φορτίου. Ἡ πτῶσις τῆς τάσεως εἶναι μεγαλυτέρα, ὥστε μεγαλώνει ἡ γωνία βραδυπορείας τοῦ ρεύματος.

β) (α) Ἡ φωτεινὴ ἰσχὺς τῶν λαμπτήρων δίδεται ἐκ τῆς σχέσεως:

$$\Phi = \frac{E \cdot F}{\eta},$$

ὅπου  $\Phi$  = Ἡ φωτεινὴ ἰσχὺς εἰς Lumen (Lm).  $E$  = Ἡ ἔντασις φωτισμοῦ εἰς Lux (Lx).  $F$  = Τὸ ἐμβαδὸν τῆς ἐπιφανείας τοῦ συνεργείου εἰς  $m^2$ .  $\eta$  = Ὁ συντελεστὴς χρησιμοποιήσεως τοῦ φωτισμοῦ.

Συνεπῶς εἶναι :


$$\Phi = \frac{E \cdot F}{\eta} = \frac{800 \times 120}{0,46} = 208695 \text{ Lm.}$$

(β) Δεδομένου ὅτι ἡ ἀπόδοσις τῶν λαμπτήρων πυρακτώσεως είναι 20 Lm/W, ἡ ἀπαιτουμένη συνολικὴ ἰσχὺς τῶν λαμπτήρων εἰς Watt θὰ εἴναι :

$$N = \frac{208695}{20} = 10434 \text{ W.}$$

"Ἄρα ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀπαιτουμένων λαμπτήρων τῶν 200 W διὰ τὸν φωτισμὸν τοῦ συνεργείου θὰ εἴναι :

$$\Lambda = \frac{10434}{200} = 52 \text{ λαμπτῆρες.}$$

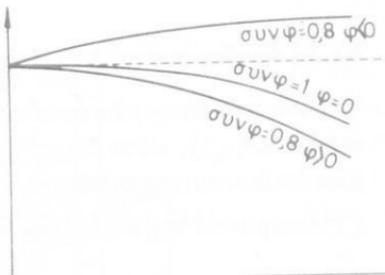

Σχ. 3.

4. α) Στατικὴ χαρακτηριστικὴ μηχανῆς συνεχοῦς ρεύματος εἶναι ἡ καμπύλη, ἡ ὅποια μᾶς παρέχει τὴν μεταβολὴν τῆς ἐν κενῷ τάσεως τῆς γεννητρίας, ὅταν μεταβάλλεται ἡ ἔντασις διεγέρσεως, ἐνῶ ἡ ταχύτης περιστροφῆς τῆς γεννητρίας παραμένει σταθερά.

Δυναμικὴ χαρακτηριστικὴ μιᾶς γεννητρίας συνεχοῦς ρεύματος εἶναι ἡ καμπύλη, ἡ ὅποια μᾶς παρέχει τὴν μεταβολὴν τῆς τάσεως τῆς γεννητρίας λειτουργούσης

ύπὸ φορτίου, ὅταν μεταβάλλεται ἡ ἔντασις διεγέρσεως, ἐνῶ ἡ ταχύτης περιστροφῆς τῆς μηχανῆς καὶ τὸ φορτίον παραμένουν σταθερά.

Τὸ σχῆμα 4 δεικνύει τὴν στατικὴν καὶ τὴν δυναμικὴν χαρακτηριστικὴν μιᾶς γεννητρίας συνεχοῦς ρεύματος. Ὅπως φαίνεται καὶ ἐκ τοῦ σχήματος, διὰ μίαν τιμὴν ΟΑ τῆς ἐντάσεως διεγέρσεως ἡ τιμὴ τῆς τάσεως AU (τῆς δυναμικῆς χαρακτηριστικῆς) εἶναι μικρότερα τῆς τάσεως AE (τῆς στατικῆς χαρακτηριστικῆς). Τοῦτο ὀφείλεται :


- (α) Εἰς τὴν ἐλάττωσιν τῆς τάσεως λόγω τῆς ἀντιδράσεως τοῦ ἐπαγγωγικοῦ τυμπάνου :  $U_e = (\Delta E)$  καὶ  
 (β) εἰς τὴν πτῶσιν τάσεως λόγω τῆς ὀμικῆς ἀντιστάσεως τοῦ τύλιγματος τοῦ τυμπάνου  $R_t$ , τῶν ψηκτρῶν  $R_y$  καὶ τῶν τομέων τοῦ συλλέκτου  $R_s$ , ἢτοι :

$$U_R = I \cdot (R_t + R_y + R_s) = (U\Delta).$$

- β) Ἡ ἀρχικὴ ροπὴ στρέψεως εἶναι ἀνάλογος τοῦ τετραγώνου τῆς τάσεως τροφοδοτήσεως τοῦ ἀσυγχρόνου κινητῆρος, ἢτοι :


$$T_{ex} = KU^2,$$

ὅπου  $K$  σταθερά,  $U$  ἡ πολικὴ τάσις τροφοδοτήσεως τοῦ κινητῆρος καὶ  $T_{ex}$  ἡ ἀρχικὴ ροπὴ στρέψεως.

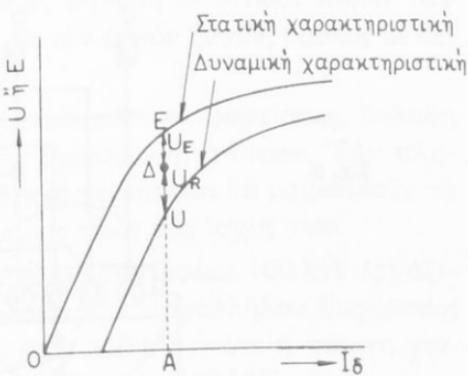

Σχ. 4.

γ) Ή άλλαγή τῆς φορᾶς περιστροφῆς τῶν ἀσυγχρόνων μονοφασικῶν κινητήρων ἐπιτυγχάνεται δι' άλλαγῆς τῶν ἀκροδεκτῶν τοῦ βοηθητικοῦ τυλίγματος εἰς τὴν σύνδεσίν των μὲν

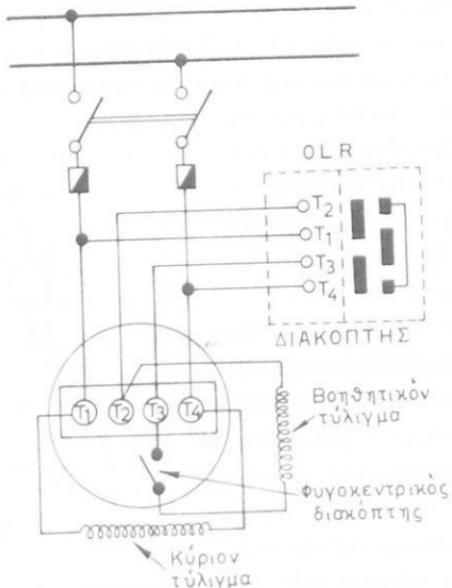

Σχ. 5.

τοὺς ἀκροδέκτας τοῦ κυρίου τυλίγματος. Τὸ σχῆμα 5 δεικνύει πῶς ἐπιτυγχάνεται αὐτὸ μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς διακόπτου ἐναλλαγῆς πόλων.

5. α) Εἰς τὸ πρῶτον μέρος τοῦ ἔρωτήματος ὁ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ ἐν συντομίᾳ βάσει τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὸν Α Τόμον, 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εύγενίδου, παράγρ. 4·10. Εἰς τὸ δεύτερον μέρος θὰ ἀπαντήσῃ ως ἔξης : "Οταν θὰ τοποθετήσωμε, μίαν καινουργή γεννήτριαν εἰς ἓνα ὅχημα, θὰ πρέπει νὰ προσέξωμεν ἐὰν ἔχῃ τὸν παραμένοντα μαγνητισμὸν τῶν πόλων τῆς ἢ ἐὰν οὗτος ἔχῃ ἀπωλεσθῆ λόγω τῆς μακροχρονίου ἀκινησίας τῆς καινουργοῦς γεννητρίας. Ἐὰν διαπιστώσωμεν ὅτι ἡ γεννήτρια στερεῖται τοῦ παραμένοντος μαγνητισμοῦ τῆς, τότε προσδίδομεν εἰς αὐτὴν τὸν παραμένοντα μαγνητισμὸν τῆς, στέλλοντες στιγμαίως συνεχὲς ρεῦμα καταλλήλου φορᾶς μέσω τοῦ τυλίγματος διεγέρσεως τῆς ἐκ συσσωρευτοῦ ἡ ξηρῶν στοιχείων καταλλήλου τάσεως.

β) Δύο ἡ περισσότεραι γεννήτριαι παραλλήλου διεγέρσεως διὰ νὰ ἐργασθοῦν παραλλήλως καὶ μάλιστα κατὰ τρόπον ἵκανοποιητικὸν (δηλαδὴ νὰ μοιρασθοῦν τὸ δίλικὸν φορτίου τοῦ δικτύου ἀναλόγως πρὸς τὰς ἴσχυς τῶν), πρέπει νὰ πληροῦται αἱ κάτωθι προϋποθέσεις :

1. Νὰ ἔχουν τὴν αὐτὴν ὄνομαστικὴν τάσιν.
2. Νὰ ὑπάρχῃ ταυτότης πόλων, δηλαδὴ οἱ θετικοὶ πόλοι τῶν γεννήτριῶν νὰ συνδέωνται εἰς τὸν αὐτὸν ζυγόν, δμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρνητικοί.
3. Νὰ ἔχουν περίπου ὅμοια χαρακτηριστικὰ φορτίσεως, δηλαδὴ νὰ παρουσιάζουν τὴν αὐτὴν διακύμανσιν τάσεων. Ἐὰν πληροῦται ἡ συνθήκη αὐτή, τότε αἱ γεννήτριαι θὰ μοιρασθοῦν τὸ φορτίον τοῦ δικτύου ἀναλόγως πρὸς τὰς ἴσχυς τῶν.

Π.χ. ἐὰν μία γεννήτρια παραλλήλου διεγέρσεως 100 kW ἐργάζεται ἐν παραλλήλῳ μὲν μίαν γεννήτριαν παραλλήλου διεγέρσεως 200 kW καὶ τὸ δίλικὸν φορτίον εἶναι 240 kW, τότε ἡ πρώτη γεννήτρια θὰ παραλάβῃ 80 kW καὶ ἡ δευτέρα 160 kW.

('Ηλεκτρικαὶ Μηχαναὶ, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ 4·23).


γ) Αἱ στροφαὶ τριφασικῶν κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέως μεταβάλλονται πολὺ δλίγον μεταξὺ τῆς ἐν κενῷ καὶ ὑπὸ πλῆρες φορτίον λειτουργίας, δι’ αὐτὸν καὶ θεωροῦνται ὡς κινητῆρες σταθεροῦ ἀριθμοῦ στροφῶν. Ἐν τούτοις, ἐφαρμόζονται διάφοροι μέθοδοι διὰ νὰ ἐπιτύχωμε μεταβολὴν τοῦ ἀριθμοῦ στροφῶν, ἡ κυριωτέρα τῶν δποίων εἶναι ἡ διὰ τῆς χρησιμοποιήσεως εἰδικῆς διατάξεως τυλιγμάτων στάτου, ἡ δποία ἐπιτρέπει τὴν ἀλλαγὴν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πόλων αὐτοῦ. Οὔτως, ἀλλάσσει ὁ σύγχρονος ἀριθμὸς στροφῶν τοῦ κινητῆρος καὶ συνεπῶς καὶ αἱ στροφαὶ λειτουργίας του. Εἰς τὰς περιπτώσεις αὐτὰς εἴτε δικτύοντὸν ἔχει δύο ἀνεξάρτητα τυλίγματα, εἴτε ἓνα τύλιγμα δυνάμενον νὰ συνδεσμολογηθῇ ἔξωτερικῶς, ὥστε νὰ μεταβληθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν πόλων του.

Ἐπαγγεικὸς κινητὴρ δύο τυλιγμάτων δύο ταχυτῶν.

Κατὰ τὴν μέθοδον αὐτὴν τοποθετοῦνται εἰς τὸν πυρῆνα τοῦ στά-

του δύο τυλίγματα διαφόρου άριθμοῦ πόλων, π.χ. ένα 4πολικὸν καὶ ένα 6πολικὸν καὶ τὰ ἄκρα των καταλήγουν εἰς τὸ κυτίον ἀκροδεκτῶν τοῦ κινητῆρος, ως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 6.


Σχ. 6.

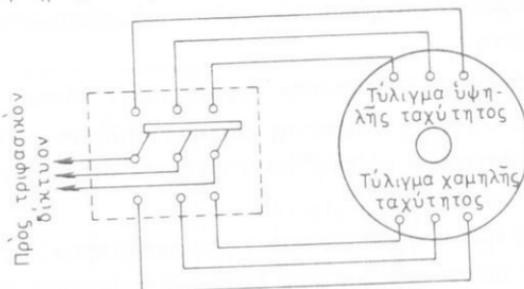


Τὰ στοιχεῖα τῶν δύο τυλιγμάτων τοποθετοῦνται ἐντὸς τῶν ίδίων δόδοντώσεων. Αἱ δόδοντώσεις εἰναι βαθύτεραι καὶ εἰς τὴν κάτω στρῶσιν τίθεται τὸ τύλιγμα μεγάλης ταχύτητος. Δι' ἐνὸς μεταγωγέως δὲ κινητὴρ λειτουργεῖ ἄλλοτε μὲ τὸ ἔνα τύλιγμα καὶ ἄλλοτε μὲ τὸ ἄλλο.

\*Επαγωγικὸς κινητὴρ ἐνὸς τυλίγματος δύο ταχυτήτων.

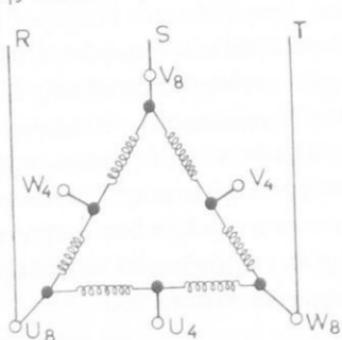Τὸ τύλιγμα τοῦ στάτου τοῦ κινητῆρος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕξι τμήματα (δύο ἀνὰ φάσιν), τῶν δύοιων τὰ ἔξι ἄκρα καταλήγουν μέσω τῆς πινακίδος τοῦ κινητῆρος εἰς τὰς ἐπαφὰς τοῦ κυλινδρικοῦ διακότητος.




Θέσις I διακόπτου  
Τύλιγμα ὀκταπολικὸν

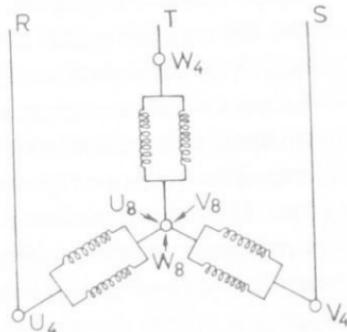

Θέσις II διακόπτου  
Τύλιγμα τετραπολικὸν

Σχ. 7.

πτου, μέσω τοῦ όποίου τὰ τμήματα ταῦτα τοῦ τυλίγματος τοῦ κινητῆρος συνδέονται ἐν σειρᾶ ἀνὰ δύο, κατὰ τρίγωνον (θέσις I τοῦ διακόπτου, σχ. 7), σχηματίζοντα 8πολικὸν τύλιγμα καὶ ἐν παραλ-

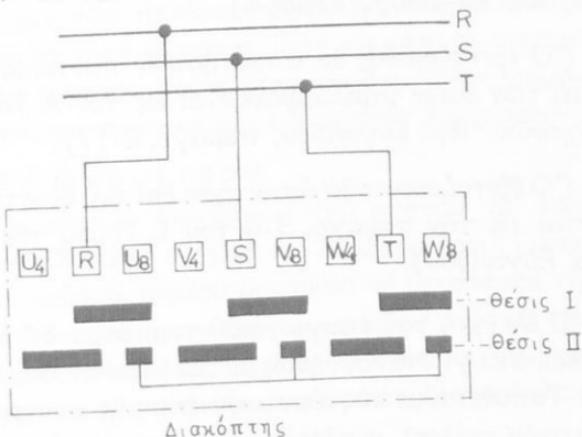

Σχ. 8.

λήλω ἀνὰ δύο κατὰ ἀστέρα (θέσις II τοῦ διακόπτου, σχ. 7) σχηματίζοντα 4πολικὸν τύλιγμα ὡς φαίνεται εἰς τὰ σχήματα 7 καὶ 8.

Ἐπαγωγικοὶ κινητῆρες πολλαπλῶν ταχυτῶν μὲ δύο τυλίγματα.

Ἐπειδὴ μὲ ἔνα τύλιγμα εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπιτευχθοῦν συνδέσεις διὰ περισσοτέρας τῶν δύο ταχυτήτων, ἐν τῇ πράξει οἱ κινητῆρες τριῶν καὶ τεσσάρων ταχυτήτων κατασκευάζονται μὲ δύο τυλίγματα στάτου. Τὸ ἔνα τύλιγμα δίδει δύο ταχύτητας μὲ σχέσιν 2:1, ἐνῶ τὸ δεύτερον τύλιγμα παρέχει τὴν τρίτην ταχύτητα ἢ δύο ἄλλας ταχύτητας διαφόρους τῶν τοῦ πρώτου τυλίγματος.

## Ο ΜΑΣ 16η

1. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 2·6, 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Α).
- β) ('Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ ἐν συντομίᾳ ἐπὶ τοῦ θέματος βάσει τῶν ὅσων περιλαμβάνονται εἰς τὸν Α Τόμον, 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εύγενίδου, παράγρ. 2·17).
- γ) ('Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ ἐπὶ τοῦ θέματος δι' ὅσων ἀναφέρονται εἰς τὴν παράγρ. 3·6 τοῦ Ε Τόμου τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου).
2. α) 'Ο ἔλεγχος τοῦ ἐπαγωγικοῦ τυμπάνου δι' ἐσωτερικὰ βραχυκυκλώματα γίνεται συνήθως μὲτὰ τὴν μέθοδον τοῦ ἐξωτερικοῦ Growler. Τοποθετοῦμε τὸ τύμπανον ἐπὶ τῆς συσκευῆς Growler (μαγνητικὸν σκέλος), συνδέομε τὴν συσκευὴν μὲ πηγὴν ρεύματος καὶ τοποθετοῦμεν ἔνα ἔλασμα σιδηροπρίονος κατὰ μῆκος τοῦ ὑψηλοτέρου διακένου ὀδοντώσεως τοῦ τυμπάνου. Κατόπιν μετακινοῦμε τὸ ἔλασμα πρὸς τὸ γειτονικὸν ἀριστερὸν διάκενον, ἐπιστρέφομεν εἰς τὸ ἀρχικὸν καὶ κινούμεθα πρὸς τὸ γειτονικὸν δεξιὸν διάκενον. 'Εν συνεχείᾳ περιστρέφομε τὸ τύμπανον δεξιὰ τόσον, ὥστε νὰ ἐλέγξωμε τὰ 3 ἐπόμενα διάκενα ὀδοντώσεων. 'Επαναλαμβάνομε τὸν ἔλεγχον μὲ τὸ σιδηροέλασμα, ὡς καὶ προηγουμένως, μέχρις ὅτου ἐλέγχουμε ὅλα τὰ διάκενα ὀδοντώσεων. 'Èαν ὑπάρχῃ ἐσωτερικὸν βραχυκύλωμα μεταξὺ τῶν σπειρῶν, τὸ ἔλασμα τοῦ σιδηροπρίονος θὰ πάλλεται εὐδιακρίτως μὲ σύγχρονον παραγωγὴν θορύβου, τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὅποιαν τοῦτο θὰ εύρισκεται ὑπεράνω τῆς ὀδοντώσεως, ἐντὸς τῆς ὅποιας γίνεται τὸ ἐσωτερικὸν βραχυκύλωμα. Διὰ νὰ ἐλέγξωμε τὰ πηνία διεγέρσεως τοῦ στάτου δι' ἐσωτερικὰ βραχυκυκλώματα, ἐλέγχομε κάθε πηνίον χωριστά. Πρὸς τοῦτο ἀποσυνδέομε τὰ ἄκρα ὅλων τῶν πηνίων διεγέρσεως καὶ ἐφαρμόζομε μίαν τῶν ἀκολούθων μεθόδων διὰ τὸν ἔλεγχον τῶν πηνίων:

Μέθοδος διὰ Μιλλιβολτομέτρου.

Τροφοδοτοῦμε διαδοχικῶς ἔκαστον πηνίον μὲ Σ.Ρ. χαμηλῆς τάσεως (1,5 ἔως 3 V), παρεμβάλλοντες ἐν σειρᾶ εἰς τὸ κύκλωμα τροφο-

δοτήσεως ἔνα μιλλιβολτόμετρον καὶ μίαν ρυθμιστικὴν ἀντίστασιν, τὴν ὅποιαν ἔχομε ρυθμίσει οὕτως, ὥστε ὁ δείκτης τοῦ ὄργανου νὰ ἀποκλίνῃ εἰς τὰ 3/4 τῆς ὀλικῆς ἀποκλίσεως τῆς κλίμακός του. Κατὰ τὸν ἔλεγχον τῶν πηνίων τοῦ τυλίγματος αἱ ἐνδείξεις τοῦ ὄργανου πρέπει νὰ εἰναι αἱ αὐταὶ. Ἐὰν εἰς κάποιο πηνίον αὔξηθῇ ἡ ἐνδείξις τοῦ ὄργανου, τοῦτο σημαίνει ὅτι τὸ ἔλεγχόμενον πηνίον τοῦ τυλίγματος παρουσιάζει ἐσωτερικὸν βραχυκύκλωμα.

**Μέθοδος δι' ὠμομέτρου.**

Ο ἔλεγχος τῶν πηνίων διεγέρσεως τοῦ στάτου δι' ἐσωτερικὰ βραχυκύκλώματα δύναται νὰ γίνῃ καὶ δι' ὠμομέτρου. Γνωρίζοντες τὴν ἀντίστασιν τοῦ ἑνὸς πηνίου δυνάμεθα νὰ μετρήσωμε τὴν ἀντίστασιν ὅλων τῶν πηνίων, καὶ διὰ συγκρίσεως τούτων πρὸς τὴν γνωστὴν ἀντίστασιν τοῦ ἑνὸς πηνίου, νὰ καθωρίσωμε ποῖον πηνίον τοῦ τυλίγματος παρουσιάζει ἐσωτερικὸν βραχυκύκλωμα.

**Μέθοδος διὰ λυχνίας.**

Τροφοδοτοῦμεν ἕκαστον πηνίον ἀπὸ πηγὴν ρεύματος, εἰς τὸ κύκλωμα τῆς ὅποιας παρεμβάλλομεν ἐν σειρᾷ ἔνα λαμπτήρα. Ο κλωματοποιούμενης πηνίου συγκρίνεται με τὴν μεγαλυτέραν λαμπρότητα, ὅταν οι λαμπτήρες παρουσιάσῃ τὴν μεγαλυτέραν λαμπρότητα, ὅταν οι ἀκροδέκται του συνδεθοῦν εἰς τὰ ἄκρα τοῦ πηνίου, ποὺ παρουσιάζει τὸ ἐσωτερικὸν βραχυκύκλωμα.

β) Ἡ ισχὺς τοῦ κινητήρος εἰς kW εἶναι :

$$N = 100 \times 0,736 = 73,6 \text{ kW}.$$

Συνεπῶς ἡ ἐκ τοῦ δικτύου ἀπορροφουμένη φαινομένη ισχὺς θὰ εἶναι :

$$N_{\varphi} = \frac{N}{\eta \cdot \text{συνφ}} = \frac{73,6}{0,95 \times 0,8} = 102 \text{ kVA.}$$

Ἐκ τῆς σχέσεως :

$$N_{\varphi} = \frac{\sqrt{3} \cdot U I}{1000} \text{ kVA}$$

ὑπολογίζομε τὴν ὑπὸ τοῦ κινητήρος ἀπορροφουμένην ἐκ τοῦ δικτύου ἔντασιν :

$$I = \frac{1000 \cdot N_{\varphi}}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{1000 \times 102}{\sqrt{3} \times 600} = 98 \text{ A.}$$

γ) 'Η ισχύς, ποὺ πρέπει νὰ δίδει ὁ κινητήρος εἰς τὸν ἄξονά του, δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$N = \frac{M \cdot n}{716 \cdot \eta},$$

ενθα N ή ισχύς τοῦ κινητῆρος εἰς HP. M ή ροπή στρέψεως τοῦ μηχανήματος (τόρνου). η ὁ ἀριθμὸς στροφῶν τοῦ μηχανήματος ἀνὰ λεπτόν. η ὁ βαθμὸς ἀποδόσεως τοῦ τόρνου.

Συνεπῶς :

$$N = \frac{M \cdot n}{716 \cdot \eta} = \frac{38 \times 30}{716 \times 0,65} = 2,45 \text{ HP.}$$

'Η ισχύς ή ἀπορροφουμένη ἐκ τοῦ δικτύου ὑπὸ τοῦ κινητῆρος θὰ είναι :

$$N_1 = 0,736 \cdot \frac{N}{\eta_x} = 0,736 \times \frac{2,45}{0,7} = 2,58 \text{ kW.}$$

'Εκ τοῦ τύπου  $N_1 = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \text{συνφ}$  τῆς ἀπορροφουμένης ισχύος ὑπὸ τριφασικοῦ κινητῆρος ἔχομε διὰ τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἀπορροφουμένην ἔντασιν :

$$I = \frac{N_1}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \text{συνφ}} = \frac{2580}{1,73 \times 220 \times 0,8} = 8,5 \text{ A.}$$

3. α) 'Ηλεκτροπληξία είναι ἡ διέλευσις ἡλεκτρικοῦ ρεύματος διὰ τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου μὲ κίνδυνον νὰ πάθῃ σωματικὴν βλάβην ἢ οἰτίας αὐτοῦ.

Διὰ νὰ υποστῶμεν ἡλεκτροπληξίαν ἀρκεῖ :


1. Νὰ ἔλθωμεν εἰς ἐπαφὴν μὲ δύο σημεῖα ἡλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως, τὰ ὅποια ἔχουν μεταξύ των τάσιν.
2. Νὰ ἔλθωμεν εἰς ἐπαφὴν μὲ ἓνα μόνον σημεῖον ἡλεκτρικοῦ κυκλώματος, ποὺ ἔχει τάσιν ὡς πρὸς τὴν γῆν.
3. "Ἐνα μέλος τοῦ σώματός μας νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸ ἡλεκτρικὸν πεδίον, ποὺ ὑπάρχει γύρω ἀπὸ τοὺς ὑπὸ τάσιν ὀγωγούς, χωρὶς νὰ κάνῃ ἐπαφὴν μὲ αὐτοὺς καὶ νὰ γίνῃ διάσπασις (δημιουργία ἡλεκτρικοῦ τόξου) τοῦ ἀέρος. 'Η περίπτωσις αὐτὴ συναντᾶται ὅταν αἱ τάσεις είναι ὑψηλαί.

'Ο κίνδυνος ἡλεκτροπληξίας ἀπὸ τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα είναι

μεγαλύτερος ἀπὸ τὸ συνεχές. Αἱ ἡλεκτροπληξίαι ἀπὸ χαμηλὴν τάσιν εἶναι πολλάκις περισσότερον ἐπικίνδυναι ἀπὸ τὰς ἡλεκτροπληξίας ἀπὸ ὑψηλὴν τάσιν, διότι ἡ χαμηλὴ τάσις ἔλκει τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ κρατεῖ ἐν ἐπαφῇ, ἐνῶ ἡ ὑψηλὴ τάσις τὸ ἀπωθεῖ. "Οταν τὸ ρεῦμα κατὰ τὴν ἡλεκτροπληξίαν διέλθῃ διὰ τῆς καρδίας, ὁ κίνδυνος εἶναι μεγαλύτερος. Δι' αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἀγγίζωμε συγχρόνως μὲ τὰ δύο χέρια ἀντικείμενα ὑπὸ τάσιν. Δὲν πρέπει νὰ ἀγγίζωμεν ἡλεκτροφόρα σύρματα καὶ συσκευὰς μὲ βρεγμένα χέρια, διότι ὁ κίνδυνος ἡλεκτροπληξίας εἶναι μεγαλύτερος.

β) Βάσει τοῦ νόμου τοῦ "Ωμ εἴναι (σχ. 1):
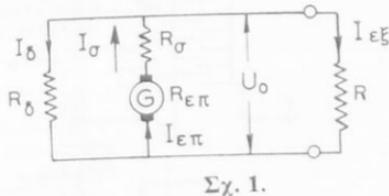
$$I_{\varepsilon\xi} = \frac{U_o}{R}, \quad I_{\delta} = \frac{U_o}{R_{\delta}}.$$



Ἐπίσης ἐκ τῆς προτάσεως τοῦ Κίρχωφ ἔχομεν:

$$\begin{aligned} I_{\sigma} &= I_{\varepsilon\pi} = I_{\varepsilon\xi} + I_{\delta} = \frac{U_o}{R} + \frac{U_o}{R_{\delta}} = \\ &= U_o \cdot \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{R_{\delta}} \right) = \frac{U_o \cdot (R + R_{\delta})}{R \cdot R_{\delta}}. \end{aligned}$$

Τέλος ἡ τάσις μεταξὺ τῶν ψηκτρῶν τῆς μηχανῆς εἶναι:


$$U_{\psi} = U_o - R_{\sigma} \cdot I_{\sigma} = U_o - R_{\sigma} \cdot \frac{U_o \cdot (R + R_{\delta})}{R \cdot R_{\delta}} \text{ καὶ μετὰ τὴν ἐκτέ-$$

$$\text{λεσιν τῶν πράξεων: } U_{\psi} = U_o \cdot \left( \frac{R \cdot R_{\delta} - R_{\sigma} \cdot R - R_{\sigma} \cdot R_{\delta}}{R \cdot R_{\delta}} \right).$$

4. α) ('Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ ἐν σχετικῇ συντομίᾳ βάσει τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὸν Α Τόμον, 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, παράγρ. 6.7).

β) 'Η λειτουργία τοῦ ἡλεκτροστατικοῦ βολτομέτρου στηρίζεται ἐπὶ τῶν ἐλκτικῶν ἡλεκτροστατικῶν δυνάμεων, ποὺ ἀναπτύσσονται μεταξὺ δύο ἀντιθέτως φορτισμένων μεταλλικῶν πλακῶν. Μία σειρὰ παραλλήλων κινητῶν πλακῶν [σχ. 2 (α)] συνδέονται ἐπὶ ἑνὸς κατάκορυφου ἀξονίσκου. 'Η σειρὰ αὐτὴ τῶν κινητῶν πλα-


κῶν κινεῖται μεταξύ μίας ἄλλης σειρᾶς σταθερῶν πλακῶν. Ἡ κίνησις αὐτὴ ἀντισταθμίζεται δι' ἐνὸς ἐλατηρίου καὶ ὁ δείκτης τοῦ ὀργάνου, ὁ ὅποιος εἶναι συνδεδεμένος ἐπὶ τοῦ ἀξονίσκου τῶν κινητῶν πλακῶν, κινεῖται πρὸς μίας βαθμονομημένης κλίμακος καὶ μᾶς δεικνύει τὴν ἐφαρμοζομένην τάσιν εἰς βόλτην. "Οταν ἐφαρμοσθῇ ἐπὶ τῶν πλακῶν μία τάσις, τότε ἐπ' αὐτῶν ἀναπτύσσεται μία

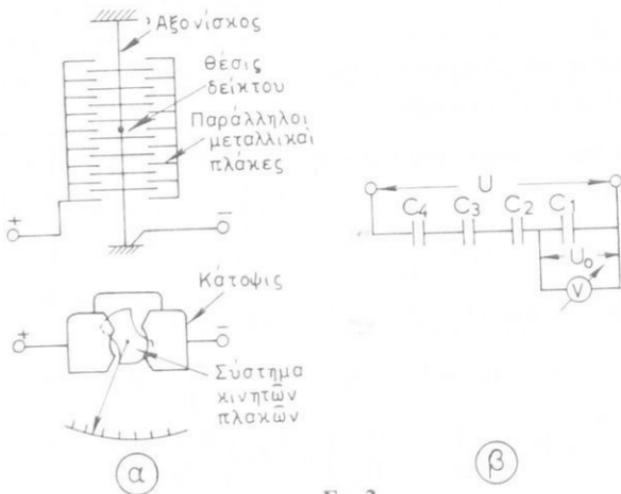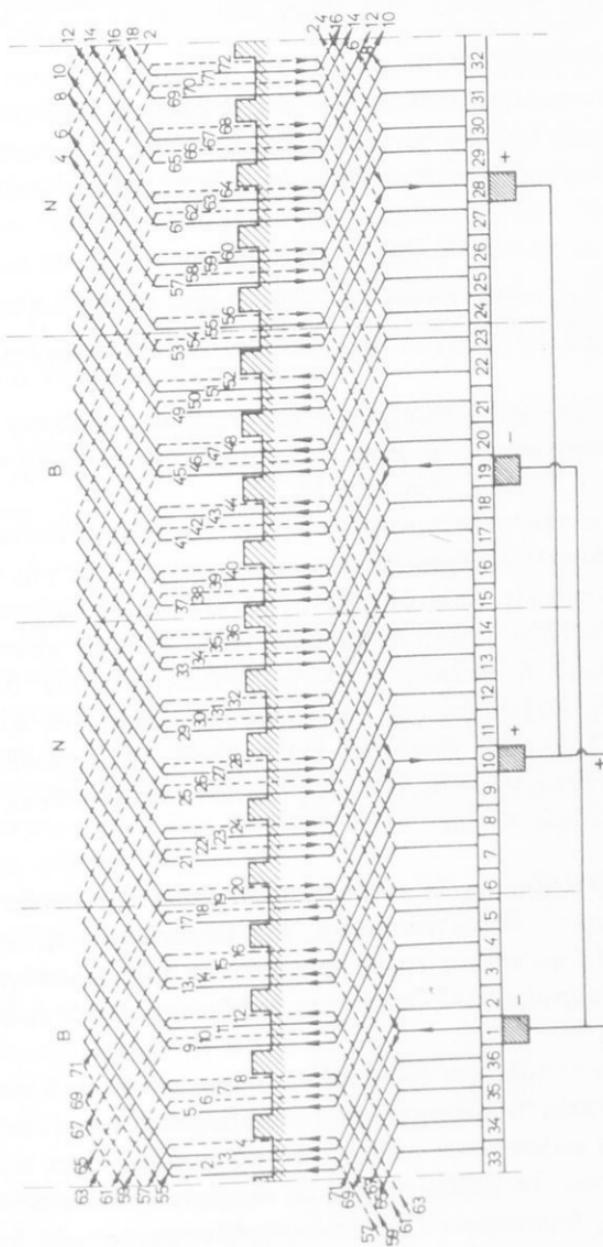

Σχ. 2.

δύναμις ἀνάλογος πρὸς τὸ τετράγωνον τῆς τάσεως καὶ ἀναγκάζει τὴν σειρὰν τῶν κινητῶν πλακῶν εἰς περιστροφήν. Τὰ ὄργανα ταῦτα χρησιμοποιοῦνται διὰ μέτρησιν τάσεων Σ.Ρ. καὶ Ε.Ρ., διὰ μέτρησιν ὑψηλῶν τάσεων, εἶναι δὲ κατάλληλα διὰ μέτρησιν τῆς ΗΕΔ πηγῶν μεγάλης ἐσωτερικῆς ἀντιστάσεως. Τὰ ὄργανα αὐτὰ εἶναι πολὺ μεγάλης ἀκριβείας ἐκ τοῦ λόγου ὅτι παρουσιάζουν ἀπειρονές ἐσωτερικήν ἀντίστασιν. Διὰ τὴν ἐπέκτασιν τῆς περιοχῆς μετρήσεως ἔναλλασσομένων τάσεων τῶν ἡλεκτροστατικῶν βολτομέτρων, χρησιμοποιοῦνται κατάλληλοι πυκνωταί ἐν σειρᾷ πρὸς τὸ ὄργανον ἢ ἡλεκτροστατικοὶ καταμερισταί ὡς εἰς τὸ σχῆμα 2 (β).

γ) Ὁ ἀριθμὸς τῶν στοιχείων τοῦ τυλίγματος αὐτοῦ, θὰ εἶναι :  $S = 2 \times 36 = 72$ , ἥτοι διπλάσιος τῶν τομέων τοῦ συλλέκτου.

 $\Sigma\mathcal{I}_3.$

Ό ἀριθμὸς τῶν στοιχείων ἀνὰ ὁδόντωσιν εἶναι :  $\frac{72}{18} = 4$ , ἢ τοι  
4 στοιχεῖα ἀνὰ ὁδόντωσιν.

Τὸ βῆμα τῶν τυλιγμάτων αὐτῶν (ἀπλᾶ βροχοτυλίγματα) εἶναι πάντοτε  $\psi = 2$ . Τὸ πρῶτον μερικὸν βῆμα πρέπει νὰ εἶναι περιττὸς ἀριθμὸς καὶ εἶναι περίπου ἵσον μὲ ἔνα ἀπλοῦν πολικὸν βῆμα, ἢ τοι :

$$\Psi_1 = \frac{S}{2P} = \frac{72}{4} = 18.$$

Λαμβάνομεν  $\psi_1 = 19$ , δπότε  $\psi_2 = \psi_1 - \psi = 19 - 2 = 17$ .

Τὸ σχῆμα 3 (σελ. 261) δείχνει τὸ ζητούμενον ἀπλοῦν βροχοτύλιγμα.

5. α) [‘Ο ἔξεταζόμενος θὰ περιγράψῃ τὸν ζητούμενον τρόπον μετρήσεως τῶν γειώσεων διὰ Megger, ὅπως περιλαμβάνεται εἰς τὴν Ἡλεκτροτεχνίαν, Τόμος Γ, παράγρ. 14.1].

‘Η ἀντίστασις γειώσεως πρέπει νὰ ἔχῃ τέτοιαν τιμήν, ὥστε εἰς περίπτωσιν ἀνωμαλίας ἡ ἐμφανιζόμενη τάσις μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τῆς γειωμένης συσκευῆς νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ 50 V, ἡ δὲ διακοπὴ τῆς τάσεως λόγω τήξεως τῶν ἀσφαλειῶν νὰ γίνεται εἰς χρόνον μέχρι 5 sec. “Οταν ἡ γειώσης ἐκτελήται καλῶς ἐπὶ τῶν δικτύων ὕδρεύσεως, ἡ ἀντίστασις τῆς γειώσεως θὰ κυμαίνεται ἀπὸ 0,5 ἔως 2 ωμ. “Οταν αὐτὴ ἐκτελήται διὰ τεχνιτῶν ἡλεκτροδίων γειώσεως, δὲν ἐπιτυγχάνεται συνήθως ἀντίστασις γειώσεως μικρότερα ἀπὸ 20 ἔως 40 ωμ.

- β) ’Εδῶ δ ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ δι’ ὄσων περιλαμβάνονται εἰς τὸν Β Τόμον τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, ‘Ιδρ. Εύγενίδου, παράγρ. 5.6, ἐδάφ. 3 καὶ θὰ προσθέσῃ τὰ κάτωθι διὰ τὴν ὀρχὴν λειτουργίας : ‘Η ὀρχὴ λειτουργίας τῶν κινητήρων ἀντιδράσεως εἶναι ἡ ἀκόλουθος :


Τὸ μονοφασικὸν τύλιγμα τοῦ στάτου διαρρεόμενον ὑπὸ ἐναλλασσομένου ρεύματος δημιουργεῖ ἔνα σταθερᾶς διευθύνσεως (μὴ περιστρεφόμενον) μαγνητικὸν πεδίον, τὸ ὃποῖον δῆμος εἶναι καὶ αὐτὸ ἐναλλασσόμενον. Τὸ πεδίον τοῦτο, ὡς συμβαίνει καὶ εἰς τοὺς μετασχηματιστάς, δημιουργεῖ ἐξ ἐπαγωγῆς ἡλεκτρεγερτικάς δυνάμεις εἰς τοὺς ἀγωγοὺς τοῦ τυλίγματος τοῦ δρομέως. “Οταν αἱ βραχυ-

κυκλωμέναι ψῆκτραι εύρισκωνται μὲ τὸν ἄξονά των κάθετον πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου, αἱ ἡλεκτρεγερτικαὶ δυνάμεις, ποὺ δημιουργοῦνται εἰς τοὺς ἀγωγούς τοῦ ἐνὸς ἡμίσεως τοῦ τυλίγματος τοῦ δρομέως, εἴναι ἵσαι καὶ ἀντίθετοι πρὸς τὰς ἡλεκτρεγερτικὰς δυνάμεις, ποὺ δημιουργοῦνται εἰς τὸ ἔτερον ἥμισυ καὶ συνεπῶς οὐδὲν ρεῦμα διαρρέει τὸ τύλιγμα τοῦ τυμπάνου καὶ ὁ κινητὴρ δὲν περιστρέφεται. "Οταν ὅμως ὁ ἄξων τῶν ψηκτρῶν σχηματίζῃ γωνίαν μεταξὺ  $0^{\circ}$  καὶ  $90^{\circ}$  μὲ τὸν ἄξονα τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου, τότε ρεῦμα ἔξι ἐπαγωγῆς διαρρέει τοὺς ἀγωγούς τοῦ τυμπάνου, ἔξι αἵτιας τοῦ δόποιου ἀσκοῦνται μηχανικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τῶν ἀγωγῶν ὑπὸ τοῦ πεδίου καὶ ὁ κινητὴρ περιστρέφεται.

γ) [Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ βάσει τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὸν Α Τόμον, 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, παράγραφ. 2·11].

### Ο Μ Α Σ 17η

- α) Τὰ ἀμπερόμετρα μεγίστης τιμῆς ρευματικῶν κρούσεων εἴναι ὄργανα, διὰ τῶν δόποιών μετροῦμε στιγμαίας ὑπερεντάσεις (σχ. 1). Χρησιμοποιοῦνται κυρίως διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ ρεύματος ἐκκινήσεως τῶν κινητήρων. Είναι κοινὰ ἀμπερόμετρα συνεχοῦς ἢ ἐναλλασσομένου ρεύματος, ἐφωδιασμένα ἐκτὸς ἀπὸ τὸν κανονικὸν τῶν δείκτην καὶ μὲ ἓνα ἀναστολέα ἐπιστροφῆς τοῦ δείκτου εἰς τὸ μηδὲν τῆς κλίμακος. Ο ἀναστολεὺς στηρίζεται ἐπὶ ἐνὸς ρυθμιστικοῦ κοχλίου  $\Sigma$ , διὰ τοῦ δόποιον ρυθμίζομε τὴν θέσιν του ἐπὶ τῆς κλίμακος τοῦ ὄργανου. Κατὰ τὴν περιστροφὴν τοῦ ἀναστολέως, ὁ δείκτης τοῦ ὄργανου παρασύρεται καὶ δύναται οὕτω νὰ ὀχθῇ

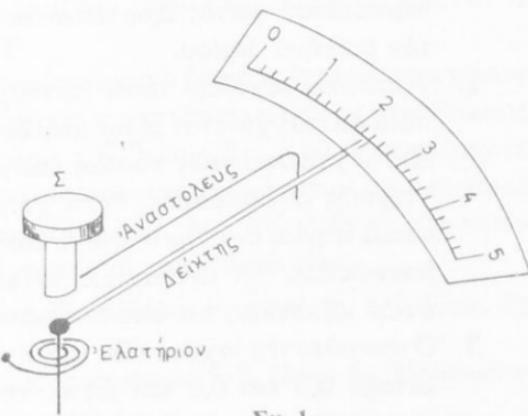

Σχ. 1.

πρὸς οἰασδήποτε ὑποδιαιρέσεως τῆς κλίμακος. Διὰ τὴν ἐκτέλεσιν μιᾶς μετρήσεως θὰ πρέπει τὸ φαινόμενον ποὺ προκαλεῖ τὴν ρευματικὴν κροῦσιν νὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπαναλαμβάνεται καὶ νὰ εἶναι ἐκ τῶν προτέρων γνωστὴ ἡ τάξις μεγέθους τῆς πρὸς μέτρησιν μεγίστης τιμῆς. Ἡ μέτρησις ἐκτελεῖται ὡς ἔξης :

‘Ο δείκτης μετὰ τοῦ ἀναστολέως μετατίθεται διὰ τοῦ ρυθμιστικοῦ κοχλίου Σ, μέχρις ἐνδείξεως κατά τι μικροτέρας τῆς προβλεπομένης μεγίστης τιμῆς καὶ διαβιβάζεται ἀπαξ τὸ πρὸς μέτρησιν ρεῦμα.

‘Ο δείκτης ἐκτελεῖ τότε μικρὸν ἄλμα καὶ ἐπανέρχεται ἐπὶ τοῦ ἀναστολέως. Μετὰ ταῦτα μετατίθεται ὁ ἀναστολεὺς σιγά-σιγά, ἔως ὅτου φθάσωμε τὸ σημεῖον, εἰς τὸ ὄποιον ὁ δείκτης δὲν θὰ τινάζεται πέρα τοῦ ἀναστολέως τὴν στιγμὴν τῆς ὑπερεντάσεως, ἡ ἐνδείξις δὲ τῆς κλίμακος θὰ εἶναι ἡ μεγίστη τιμὴ τοῦ ρεύματος μὲ προσέγγισιν 2 ἔως 3%. Διὰ τὴν ἐπέκτασιν τῆς κλίμακος μετρήσεως τοῦ ὄργάνου τούτου εἰς μὲν τὸ συνεχὲς ρεῦμα γίνεται χρῆσις διακλαδωτήρων (shunt), εἰς δὲ τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα μετασχηματιστῶν ἐντάσεως.

β) Τὰ στοιχεῖα λειτουργίας καὶ ἐγκαταστάσεως τῶν φωτεινῶν σωλήνων διαφημίσεων εἶναι τὰ κάτωθι :

1. ‘Υάλινοι σωλῆνες ἐκκενώσεως μήκους ἀπὸ 1 ἔως 5 μέτρων καὶ διαμέτρου ἀπὸ 10 ἔως 25 ἑκατοστῶν, περιέχοντες διάφορα εὐγενῆ ἀέρια ὡς νέον, ἀργόν, ἥλιον κ.λπ. Τὸ χρῶμα τοῦ ἐκπεμπομένου φωτὸς ἔξαρταται ἐκ τοῦ εἰδούς τοῦ πληροῦντος τὸν σωλῆνα ἀερίου.
2. ‘Απαιτοῦν μεγάλην τάσιν λειτουργίας (4 kV ἔως 8 kV), ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται μέσω μικρῶν μετασχηματιστῶν (περίπου 200 W) ἀνυψώσεως τάσεως καὶ μεγάλης ἐσωτερικῆς αὔτεπαγωγικῆς ἀντιστάσεως, διότι χρησιμέύουν καὶ ὡς στραγγαλιστικὰ πηνία, διὰ τὴν σταθεροποίησιν καὶ τὴν συντήρησιν τῆς ἐκκενώσεως. Οἱ μετασχηματισταὶ τοποθετοῦνται ἐντὸς κλειστῶν κιβωτίων, τὰ ὄποια γειώνονται.
3. ‘Ο συντελεστής ἰσχύος τῶν σωλήνων εἶναι μικρός, κυματινόμενος μεταξὺ 0,3 καὶ 0,6 καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀπαιτεῖται ἡ σύνδεσις πυκνωτῶν διὰ τὴν βελτίωσιν τούτου.

4. Ἡ φωτεινὴ ἀπόδοσις τῶν σωλήνων αὐτῶν εἶναι ἵση πρὸς 5 ἔως 15 LM/W καὶ ἡ διάρκεια ζωῆς των φθάνει τὰς 10000 ὥρας.

γ) Τὰ τυλίγματα τοποθετοῦνται εἰς τοὺς πυρῆνας τῶν M/T κατὰ δύο τρόπους :

1. Κατὰ κυλίνδρους καὶ 2. κατὰ δίσκους.

Κατὰ τὸν πρῶτον τρόπον τοποθετήσεως τὰ τυλίγματα χαμηλῆς καὶ ὑψηλῆς τάσεως τοποθετοῦνται τὸ ἔνα ἐντὸς τοῦ ἄλλου μὲ τὸ τύλιγμα X.T. ἐσωτερικῶς καὶ τὸ τύλιγμα Y.T. ἐξωτερικῶς.

Κατὰ τὸν δεύτερον τρόπον τοποθετήσεως τὰ τυλίγματα χαμηλῆς καὶ ὑψηλῆς τάσεως τοποθετοῦνται τὸ ἔνα παραπλεύρως τοῦ ἄλλου. "Ἐκαστον τύλιγμα ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλὰ τμήματα διαμορφωμένα εἰς δίσκους, ποὺ τοποθετοῦνται εἰς τὸν κορμὸν ἐναλλάξ." Ολοὶ οἱ δίσκοι τοῦ τυλίγματος X.T. συνδέονται ἐν σειρᾷ. Τὸ αὐτὸ γίνεται καὶ μὲ ὅλους τοὺς δίσκους τοῦ τυλίγματος Y.T.

"Οταν κατὰ τὴν τοποθέτησιν τῶν τυλιγμάτων X.T. τοῦ M/T τὰ πτηνία περιβάλλουν τοὺς πυρῆνας, τότε ἔχομε τοὺς Μετασχηματιστὰς τύπου πυρῆνος. "Οταν οἱ πυρῆνες περιβάλλουν τὰ πτηνία, τότε ἔχομε τοὺς Μετασχηματιστὰς τύπου μανδύου.

Οἱ M/T τύπου πυρῆνος, εἰς τοὺς ὁποίους ἡ τοποθέτησις τῶν τυλιγμάτων γίνεται συνήθως κατὰ κυλίνδρους, συνιστῶνται εἰς τὴν περίπτωσιν ποὺ δὲν θέλουμε μεγάλην ἀπώλειαν μαγνητικῆς ροής λόγω σκεδάσεως, διότι περιορίζουν πολὺ τὴν σκέδασιν, εἶναι δὲ οἱ συνηθέστεροι τύποι M/T.

Ἡ τοποθέτησις τῶν τυλιγμάτων κατὰ δίσκους ἐφαρμόζεται κυρίως εἰς τοὺς M/T τύπου μανδύου καὶ συνιστᾶται εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις, ὅπου θέλουμεν ἡ συγκράτησις τῶν τυλιγμάτων νὰ εἶναι στερεωτέρα καὶ εἰς τὰς περιπτώσεις, ποὺ οἱ μετασχηματισταὶ ὑπόκεινται εἰς συχνὰς καὶ μεγάλας βραχυκυκλώσεις. Διὰ τοῦ τρόπου τῆς τοποθετήσεως αὐτῆς ἀποφεύγονται αἱ συχναὶ βλάβαι.

('Ηλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος B, παράγρ. 4·1, ἐδαφ. 2).

2. α) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 5·3, ἐδαφ. 4, 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος B).

β) 'Η ίσχυς τοῦ κινητῆρος εἰς τὸν ἄξονά του εἶναι :

$$N = \frac{T \cdot n}{716},$$

ὅπου : N ή ίσχυς εἰς ίππους, T ή ροπή στρέψεως εἰς kgm, n αἱ στροφαὶ τοῦ κινητῆρος ἀνὰ λεπτόν.

Δι' ἐφαρμογῆς του ἔχομε :

$$N = \frac{T \cdot n}{716} = \frac{3,30 \times 1480}{716} = 6,81 \text{ HP ή } 6,81 \times 0,736 = 5,01 \text{ kW.}$$

'Η ἀπορροφουμένη ἐκ τοῦ δικτύου ίσχυς τοῦ κινητῆρος εἶναι :

$$N_1 = \frac{\sqrt{3} \cdot U_{\pi} \cdot I_Y \cdot \sin \varphi}{1000} = \frac{\sqrt{3} \times 380 \times 10 \times 0,8}{1000} = 5,28 \text{ kW}$$

καὶ ὁ ζητούμενος βαθμὸς ἀπόδοσεως :

$$\eta = \frac{N}{N_1} = \frac{5,01}{5,28} = 0,95.$$

3. α) [Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ βάσει τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὸν Α Τόμον, 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, παράγρ. 1.7)].

β) 'Η γέφυρα ἀποτελεῖται ἀπὸ 4 ἀντιστάσεις  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  καὶ  $R_x$  συνδεδεμένας ὡς φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 2.

'Εξ αὐτῶν τὴν  $R_x$  εἶναι ἡ ἄγνωστος πρὸς μέτρησιν ἀντίστασις, ἡ δὲ  $R_2$  ρυθμίζομένη ἀντίστασις διὰ τὴν ισορρόπησιν τῆς γεφύρας.


'Η γέφυρα τροφοδοτεῖται διὰ Σ.Ρ. χαμηλῆς τάσεως E. "Ενα γαλβανόμετρον μεγίστης εύαισθησίας συνδέεται μεταξὺ τῶν κόμβων B καὶ Δ. Αἱ τιμαὶ τῶν  $R_1$  καὶ  $R_3$  πρέπει νὰ εἶναι περίπου αἱ αὐταὶ. Διὰ νὰ ισορροπήσωμε τὴν γέφυραν, ρυθμίζομε τὴν  $R_2$ , ὥστε τὸ γαλβανόμετρον νὰ δεικνύῃ ἔντασιν ρεύματος μηδενικήν. "Οταν ἐπιτευχθῇ ισορροπία τῆς γεφύρας, ὅποτε μέσα ἀπὸ τὸν κλάδον BΔ δὲν διέρχεται ρεῦμα, δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει διαφορὰ δυναμικοῦ μεταξὺ τῶν σημείων B καὶ Δ, θὰ εἶναι :

$$R_x \cdot I_2 = R_1 \cdot I_1 \quad \text{καὶ}$$


$$R_2 \cdot I_2 = R_3 \cdot I_1.$$

Διαιροῦντες κατὰ μέλη ἔχομε :

$$\frac{R_x}{R_2} = \frac{R_1}{R_3}, \text{ ἐξ ἣς λαμβάνεται ἡ τιμὴ τῆς } R_x = \frac{R_1}{R_3} \cdot R_2.$$

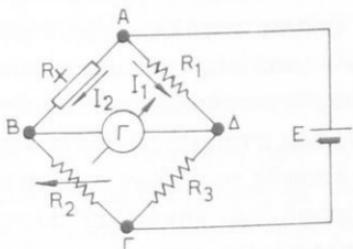

Σχ. 2.

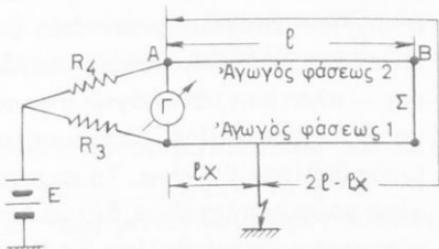

Σχ. 3.

Τὸ σχῆμα 3 παριστᾶ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς γεφύρας Wheatstone διὰ τὴν μέτρησιν σφάλματος καλωδίου.

Ἡ συνθήκη ἰσορροπίας τῆς γεφύρας εἶναι τώρα :

$$\frac{l_x}{2l - l_x} = \frac{R_3}{R_4} \quad \text{ἢ} \quad l_x = 2l \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4}.$$

*Παραδειγμα :*

Ἐστω μῆκος καλωδίου  $l = 1000 \text{ m}$ ,  $R_3 = 1 \Omega$ ,  $R_4 = 19 \Omega$

$$\text{ὅτε: } l_x = 2l \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4} = 2 \times 1000 \times \frac{1}{1 + 19} = 100 \text{ m.}$$

γ) Εἰς τὰ βροχοτυλίγματα ὁ μέγιστος ἀριθμὸς τῶν ψηκτρῶν ἰσοῦται μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μαγνητικῶν πόλων, τὸ πλάτος τῶν ψηκτρῶν εἶναι ὅσον καὶ τὸ πλάτος τῶν τομέων τοῦ συλλέκτου καὶ τοποθετοῦνται κατὰ τὸν ἄξονα τῶν πόλων.

Εἰς τὰ κυματοτυλίγματα ὁ ἀριθμὸς τῶν ψηκτρῶν ἰσοῦται μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν πόλων καὶ τοποθετοῦνται κατὰ τὸν ἄξονα τῶν πόλων.


('Ηλεκτρικαὶ Μηχαναὶ, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 2·20, ἐδάφ. γ καὶ ζ).

4. α) 'Υπάρχουν δύο εἶδη ὀπτικῶν πυρομέτρων. Τὰ πυρόμετρα ὀλικῆς ἀκτινοβολίας καὶ τὰ πυρόμετρα μερικῆς ἀ-

κτινοβολίας. Μὲ τὰ πρῶτα μετροῦνται θερμοκρασίαι μεταξύ  $500^{\circ}$  -  $2000^{\circ}$  C, ἐνῶ μὲ τὰ δεύτερα μεταξύ  $500^{\circ}$  -  $3500^{\circ}$  C. Τὰ πυρόμετρα δὲ καὶ οἱ ακτινοβολίας ἀποτελοῦνται ἀπὸ μεταλλικὸν κύλινδρον, ἐντὸς τοῦ ὅποιου ὑπάρχει θερμοηλεκτρικὸν στοιχεῖον ἀποτελούμενον ἀπὸ ἔνα ζεῦγος μετάλλων (σιδήρου - κονσταντάν, χρωμιούχου νικελίου - νικελίου, ραδιούχου πλατίνης - πλατίνης) ἀναλόγως τῆς περιοχῆς μετρήσεως καὶ τῆς ἐπιθυμητῆς θερμοκρασίας. Τὸ θερμοηλεκτρικὸν στοιχεῖον εἶναι κλεισμένον ἐντὸς ὑαλίνου δοχείου. Τὸ σημεῖον ἐπαφῆς τοῦ ζεύγους μετάλλων φέρει μαύρον πλακίδιον, διὰ νὰ ἀπορροφῇ ὅλην τὴν ἐπ' αὐτοῦ προσπίπτουσαν ἀκτινοβολίαν. Τὸ θερμοηλεκτρικὸν στοιχεῖον συνδέεται μέσω ἀγωγῶν μὲ ὄργανον συνεχοῦς ρεύματος βαθμολογημένον εἰς  $^{\circ}$ C. Ο κύλινδρος τοῦ ὀργάνου προσανατολίζεται διὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ παρατηρητοῦ ἐπὶ τοῦ ἀνοίγματος τοῦ χώρου, τοῦ ὅποιου ζητεῖται ἡ θερμοκρασία καὶ διὰ συστήματος φακῶν συγκεντροῦται ἡ εἰσερχομένη εἰς τὸν κύλινδρον ἀκτινοβολία ἐπὶ τοῦ μαύρου πλακίδιου τοῦ θερμοηλεκτρικοῦ στοιχείου. Η θερμοκρασία τοῦ ζεύγους ύψουται καὶ τὸ ὄργανον ἀποκλίνει, εἰναι δὲ ἡ ἀπόκλισις αὐτὴ συνάρτησις τῆς θερμοκρασίας τοῦ χώρου.

Τὰ πυρόμετρα μερικῆς ἀκτινοβολίας στηρίζονται ἐπὶ τῆς συγκρίσεως τῆς λαμπρότητος νήματος λαμπτῆρος, θερμαινομένου μέσω ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, μὲ τὴν λαμπρότητα τοῦ χώρου, τοῦ ὅποιου ζητεῖται ἡ θερμοκρασία. Διὰ μεταβολῆς τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος, μέσω μεταβλητῆς ἀντιστάσεως  $R_p$  (ὡς εἰς τὸ σχῆμα 4) ἡ λαμπρότης τοῦ νήματος ἔξισοῦται μὲ τὴν τοῦ χώρου, ὅπότε ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος διὰ τοῦ νήματος τοῦ λαμπτῆρος δύναται νὰ χρησιμεύσῃ ὡς μέτρον τῆς θερμοκρασίας τοῦ χώρου. Τὸ ρεῦμα διαβιβάζεται δι' ὀργάνου συνέχους ρεύματος ἀπ' εὐθείας

βαθμολογημένου εἰς  $^{\circ}$ C. Τὸ σύνολον φακῶν φίλτρων καὶ λαμπτῆρος εἶναι ἐγκατεστημένα ἐντὸς κυλίνδρου ἐν εἰδει διόπτρας. "Οταν ἡ

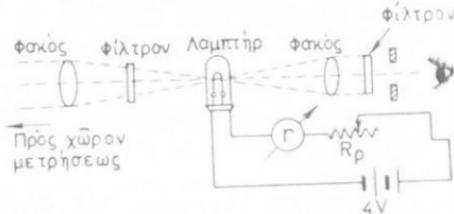

Σχ. 4.

πρὸς μέτρησιν θερμοκρασία ὑπερβαίνη τοὺς  $800^{\circ}$  C, γίνεται χρῆσις ὑαλίνου ἐρυθροῦ φίλτρου παρεμβαλλομένου πρὸ τοῦ προσοφθαλμίου φακοῦ, διὰ τὴν προστασίαν τῶν ὄφθαλμῶν τοῦ παρατηρητοῦ ἐκ τῆς μεγάλης λαμπρότητος.


Τὰ πυρόμετρα χρησιμεύουν διὰ τὴν μέτρησιν θερμοκρασιῶν θαλάμων καύσεως λεβήτων, κλιβάνων τήξεως μετάλλων καὶ ἄλλων χώρων ὑψηλῶν θερμοκρασιῶν.

β) Ἡ παραγομένη ροὴ Φ<sub>π</sub> ὑπὸ ἑκάστου μαγνητικοῦ πόλου δὲν εἰσέρχεται δλόκληρος εἰς τὸ τύμπανον τῆς μηχανῆς, ἀλλὰ ἔνα μικρὸν μέρος αὐτῆς εἰσέρχεται εἰς τοὺς γειτονικοὺς πρὸς αὐτὸν μαγνητικοὺς πόλους, χωρὶς νὰ διέλθῃ διὰ τοῦ τυμπάνου, ὡς φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 5.

Τὸ μέρος τῆς ροῆς Φ, τὸ ὅποιον ἔξερχεται ἐνὸς βορείου πόλου, διέρχεται διὰ τοῦ διακένου ἀέρος μεταξὺ πόλου καὶ τυμπάνου, εἰσέρχεται εἰς τὸ τύμπανον τῆς μηχανῆς καὶ διερχόμενον διὰ τοῦ τυμπάνου ἐπιστρέφει διὰ τῶν γειτονικῶν νοτίων πόλων εἰς τὸ ζύγωμα, κλείνοντας οὕτω τὸ μαγνητικὸν κύκλωμα, ὀνομάζεται χρήσιμος ροή, διότι συντελεῖ εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ΗΕΔ τῆς μηχανῆς. Ροή σκεδάσεως Φ<sub>σ</sub> εἶναι τὸ μέρος τῆς ροῆς ἑκάστου μαγνητικοῦ πόλου, τὸ ὅποιον δὲν εἰσέρχεται εἰς τὸ τύμπανον, ἀλλὰ ἀπ' εύθειας εἰς τοὺς γειτονικοὺς πόλους. Ἡ ροὴ σκεδάσεως δὲν συντελεῖ εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ΗΕΔ τῆς μηχανῆς, διότι δὲν τέμνει τοὺς ἀγωγοὺς τοῦ τυμπάνου.

("Ηλεκτρικαὶ Μηχαναὶ", Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 3.1).

γ) Τὰ παθολογικὰ φαινόμενα, ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ παρουσιασθοῦν εἰς ἓνα ἄνθρωπον, ὁ ὅποιος ἔπαθεν ἡλεκτροπληξίαν, εἶναι δύο εἰδῶν: Τὰ ἄμεσα καὶ τὰ μετέπειτα.

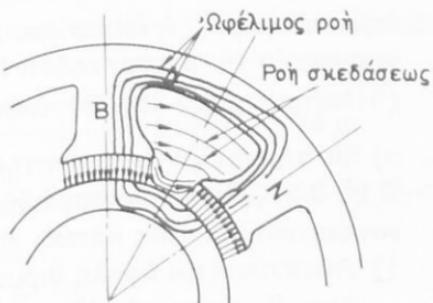

Σχ. 5.

Τὰ ἄμεσα εἶναι :

1. Τοπικὰ ἔγκαύματα εἰς τὰ σημεῖα, εἰς τὰ ὅποια ἔγινε ἡ ἐπαφὴ μὲ τὸ ρεῦμα.
2. Ἀπώλεια τῶν αἰσθήσεων ἢ σπασμοί.
3. Θάνατος.

Τὰ μετέπειτα εἶναι :

1. Κατάγματα ἢ τραύματα, ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὸ τίναγμα τοῦ ρεύματος, συνήθως εἰς περιπτώσεις ἡλεκτροπληξίας ἀπὸ ὑψηλὰς τάσεις.
2. Παραλύσεις τῶν νεύρων.
3. Αὔξησις τῆς οὐρίας τοῦ αἵματος.
4. Ψυχικαὶ διαταραχαί.
5. 'Υστερία κ.λπ.

Αἱ πρῶται βιόθειαι μετὰ τὴν διακοπὴν τοῦ ρεύματος ἢ τὴν ἀπομάκρυνσιν τοῦ ἀγωγοῦ, ὁ ὅποιος προεκάλεσε τὴν ἡλεκτροπληξίαν, περιλαμβάνουν τὴν τέλεσιν τεχνητῆς ἀναπνοῆς κυρίως πρὸς πρόληψιν ἀσφυξίας, ἢ ὅποιχ ὁμοιάζει ἐν πολλοῖς μὲ τὸν θάνατον καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν ἄμεσον κλῆσιν ἰατροῦ.

('Ηλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Δ, παράγρ. 15·7)

5. α) Εἰς τὴν πρᾶξιν ἔνας κινητὴρ Σ.Ρ. δὲν χρησιμοποιεῖται εἰς τὸ Ε.Ρ., διότι, ἐὰν χρησιμοποιηθῇ, ἡ λειτουργία του δὲν θὰ εἶναι ίκανοποιητικὴ διὰ τοὺς κάτωθι λόγους :
  - 1) Ἀναπτύσσεται ὑψηλὴ θερμοκρασία εἰς τοὺς πυρῆνας τῶν πόλων, ἐξ αἰτίας τῶν δινορρευμάτων, τὰ ὅποια αὐξάνονται ἀναλόγως τοῦ τετραγώνου τῆς συνχρότητος καὶ ἀναλόγως τοῦ ὅγκου τοῦ σιδηρομαγνητικοῦ ὄλικοῦ.
  - 2) Ἀναπτύσσονται μεγάλοι σπινθηρισμοὶ εἰς τὸν συλλέκτην, διότι αἱ βραχυκυκλωμέναι σπεῖραι ἀποτελοῦν δευτερεύοντα κύκλωμα καὶ ἐπομένως δημιουργοῦνται ρεύματα ἐξ ἐπαγωγῆς.
  - 3) Ὁ συντελεστής ισχύος τοῦ κινητῆρος θὰ εἶναι μικρὸς λόγω τῆς μεγάλης αὐτεπαγωγῆς τῶν κυκλωμάτων, ἔνεκα τῆς ὅποιας αὔξανει ἡ σύνθετος ἀντίστασις πολὺ ἐν σχέσει μὲ τὴν ώμικήν ἀντίστασιν  $\left( \text{συν } \varphi = \frac{R}{Z} \right)$ .

β) Λαμβανομένου ύπ' ὅψιν τοῦ βαθμοῦ ἀποδόσεως η τοῦ βραστῆρος, ἡ ἀπαιτουμένη ποσότητας θερμότητος διὰ τὴν θέρμανσιν τοῦ ὕδατος δίδεται ύππο τῆς σχέσεως :

$$Q_c = \frac{B (\Theta_2 - \Theta_1)}{\eta} = \frac{2 \times (90 - 12)}{0,8} = \frac{2 \times 78}{0,8} = 195 \text{ kcal.}$$

Αφ' ἑτέρου ἐκ τῆς σχέσεως :

$$Q_c = 0,24 \cdot \frac{U^2}{R} \cdot t \text{ εἰς cal} \quad (t \text{ εἰς sec}),$$

προκύπτει ὅτι ἡ ἀντίστασις τοῦ βραστῆρος θὰ εἴναι :

$$R = 0,24 \cdot \frac{U^2}{Q_c} \cdot t = 0,24 \times \frac{220^2}{195000} \times 1200 = 71,5 \Omega.$$

Τὸ σύρμα τῆς χρωμιονικελίνης ἔχει διατομήν :

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = 0,785 \times 0,5^2 = 0,785 \times 0,25 = 0,196 \text{ mm}^2.$$

Ἐφαρμόζοντες τὸν τύπον τῆς ἀντιστάσεως συναρτήσει τῶν γεωμετρικῶν μεγεθῶν ἐνὸς σύρματος καὶ ἐπιλύοντες τὸν τύπον ὡς πρὸς τὸ ζητούμενον μῆκος ἔχομεν :

$$R = \frac{\rho \cdot l}{S} \quad \text{καὶ} \quad l = \frac{R \cdot S}{\rho} = \frac{71,5 \times 0,196}{1} = 14 \text{ m.}$$

('Ηλεκτρολογία, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Α, παράγρ. 16·3, 16·4, 17·3).

### Ο Μ Α Σ 18η

1. α) Ἀσύγχρονοι κινητῆρες μετὰ συλλέκτου κατασκευάζονται μονοφασικοὶ καὶ τριφασικοί. Ἐκ τούτων εύρυτέραν ἐφαρμογὴν ἔχουν οἱ μονοφασικοί, οἱ δποῖοι διαιροῦνται εἰς κινητῆρας σειρᾶς, γιουνιβέρσαλ καὶ ἀντιδράσεως. Ο τρόπος λειτουργίας τῶν μονοφασικῶν κινητήρων σειρᾶς νὰ ἀναπτυχθῇ ὡς περιγράφεται εἰς τὴν παράγραφον 5·6, ἐδάφιον 1 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος B.
- β) ('Η ἀπάντησις ἐκ τῆς παραγράφου 3·3, 'Ηλεκτρικῶν Μηχανῶν, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος A).

2. α) [‘Ο ἔξεταζόμενος θὰ περιγράψῃ τὴν μέθοδον Μάρρεϋ, ὅπως περιέχεται εἰς τὴν Ἡλεκτροτεχνίαν, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 14·1. Ἡ προσθήκη ἐνὸς ἀκόμη ἀγωγοῦ, τοῦ οὐδετέρου, εἰς τὸ τριφασικὸν καλώδιον ούδεν ἀλλάσσει ].
- β) ’Εφαρμόζοντες τὸν τύπον, ὁ ὅποιος προέκυψεν ἀπὸ τὸ προηγούμενον θέμα, ἔχομεν :

$$l_x = 2l \cdot \left( \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) = 2 \times 3750 \times \left( \frac{50}{50 + 187} \right) = 1582 \text{ m.}$$

γ) Αἱ συνήθεις βλάβαι τοῦ συλλέκτου εἰναι αἱ κάτωθι, αἱ ὅποιαι καὶ θεραπεύονται διὰ τῶν ἀντιστοίχων μέτρων :

1. Ἀκάθαρτος ἐπιφάνεια τοῦ συλλέκτου. Καθαρίζομε τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ συλλέκτου μὲ συρματίνην ψήκτραν καὶ λεπτὸν ὑαλόχαρτον (000). Ἐὰν παρουσιάζῃ λάδια, χρησιμοποιοῦμε ἔνα κομμάτι ὑφασμα μὲ βενζίνην.
2. Ἄνωμαλος ἐπιφάνεια τοῦ συλλέκτου. Τορνίρομε τὸν συλλέκτην εἰς τόρνον, ἐὰν ἡ ἐκκεντρότης του εἰναι μεγάλη. Ἐὰν αἱ ἀνωμαλίαι εἰναι μικραί, ἀφαιροῦμε ταύτας μὲ ὑαλόχαρτον 000 ἢ 2/0, τὸ ὅποιον πιέζομεν ἐπάνω εἰς τὸν συλλέκτην μὲ ἔνα κατάλληλον ξύλινον καλούπτι περιστρέφοντες ταυτοχρόνως τὸν δρομέα.
3. Οἱ τομεῖς τοῦ συλλέκτου εἰναι χαλαροί. Ἐπισκευὴ ἢ ἀντικαταστασις τοῦ συλλέκτου.
4. Ὑπάρχουν προεξοχαὶ τῆς μίκας εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ συλλέκτου. Ἀφαιροῦμε ταύτας κόπτοντες τὴν μίκαν μὲ λάμαν σιδηροπρίνος ἢ μὲ εἰδικὸν μηχανῆμα κοπῆς προεξοχῶν μίκας.

Σημείωσις: α) "Ολαι αἱ ἀνωτέρω βλάβαι τοῦ συλλέκτου ἔχουν ὡς ἐπακόλουθον σπινθηρισμοὺς εἰς τὸν συλλέκτην.

β) Ποτὲ δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε σμυριδόπανον διὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦ συλλέκτου, διότι περιέχει μονωτικὴν ούσίαν, ἥ δοποίᾳ παραμένουσα ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ, αὔξανε τὴν ἀντίστασιν διαβάσεως τοῦ ρεύματος ἀπὸ τοὺς τομεῖς τοῦ συλλέκτου πρὸς τὰς ψήκτρας.

3. α) Διὰ νὰ διαπιστώσωμεν ὅτι ἔνα ἐπαγγώγιμον μὲ περιέλιξιν ἐργάζεται εἰς διπολικὴν ἢ τετραπολικὴν μηχανήν, χωρὶς νὰ γνωρίζωμεν

τὸν ἀριθμὸν τῶν πόλων καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ψηκτρῶν, θὰ παρατηρήσωμε τὰς ὄπισθίας συνδέσεις τῶν στοιχείων. Ἐάν αὐταὶ συνδέουν στοιχεῖα, ποὺ εύρισκονται τοποθετημένα περίπου εἰς ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα σημεῖα τοῦ τυμπάνου, τότε ἡ μηχανὴ εἶναι διπολική. Ἐάν τὰ στοιχεῖα ἀπέχουν περίπου 1/4 τῆς περιφερείας τοῦ τυμπάνου, τότε ἡ μηχανὴ εἶναι τετραπολική.


β) Ἡ σύνδεσις, ποὺ θὰ πρέπει νὰ κάμωμεν εἰς τοὺς ἀκροδέκτας ἐνὸς τριφασικοῦ κινητῆρος βραχυκυκλωμένου δρομέως, εἰς τὴν πινακίδα τοῦ ὅποίου ἀναγράφεται ἡ ἔνδειξις 380/660 V, διὰ νὰ ἐργασθῇ οὕτος εἰς δίκτυον 220/380 V εἶναι σύνδεσις τριγώνου. Διότι ἡ ἔνδειξις τῆς πινακίδος του 380/660 V σημαίνει ὅτι ὁ κινητήρος δύναται νὰ ἐργασθῇ μὲ σύνδεσιν τριγώνου ὑπὸ τάσιν δικτύου 380 V καὶ μὲ σύνδεσιν ἀστέρος ὑπὸ τάσιν δικτύου 660 V. Τὸ δίκτυον, τὸ ὅποῖον διαθέτομε, παρέχει πολικὴν τάσιν μεταξὺ γραμμῶν 380 V.

γ) Ὁνομαστικὴ τάσις, ὀνομαστικὴ ἔντασις καὶ ὀνομαστικὴ ἴσχυς ἐνὸς M/T εἶναι ἡ τάσις, ἡ ἔντασις καὶ ἡ ἴσχυς, ποὺ ἀναγράφονται εἰς τὴν πινακίδα τοῦ M/T ὑπὸ τοῦ κατασκευαστοῦ του. Ἡ ὀνομαστικὴ τάσις τοῦ M/T μετρεῖται εἰς βόλτα καὶ δίδεται ὑπὸ τύπου κλάσματος, ὁ ἀριθμητής τοῦ ὅποίου δεικνύει τὴν ὀνομαστικὴν τάσιν πρωτεύοντος, δηλαδὴ τὴν τάσιν τοῦ δικτύου, εἰς τὸ ὅποιον θὰ συνδεθῇ ὁ μετασχηματιστής, ὁ δὲ παρονομαστής τὴν ὀνομαστικὴν τάσιν δευτερεύοντος, δηλαδὴ τὴν τάσιν, τὴν ὅποιαν θὰ μᾶς δώσῃ τότε ὁ μετασχηματιστής.

Ἡ ὀνομαστικὴ ἔντασις τοῦ M/T μετρεῖται εἰς ἀμπέρ καὶ δίδεται δόμοίως ὑπὸ τύπου κλάσματος μὲ ἀριθμητήν τὴν ὀνομαστικὴν ἔντασιν τοῦ πρωτεύοντος καὶ παρὸνομαστὴν τὴν ὀνομαστικὴν ἔντασιν δευτερεύοντος. Ἡ φόρτισις τοῦ M/T δὲν πρέπει νὰ ξεπερνᾷ τὴν ὀνομαστικὴν ἔντασιν διὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα, ἢν τὴν ὀνομαστικὴν ἔντασιν διὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα, ἢν θέλωμε νὰ μὴ καταστραφῇ ὁ M/T ἀπὸ ὑπερθέρμανσιν. Ἡ ὀνομαστικὴ ἴσχυς ἐνὸς M/T μετρεῖται εἰς VA ἢ kVA (βολταμπέρ ἢ κιλοβολταμπέρ) καὶ εἶναι ἀριθμός, ποὺ χαρακτηρίζει τὸ μέγεθος τοῦ M.T.



4. Η συνδεσμολογία τῶν δοθέντων φορτίων εἰς τὸ δίκτυον, διὰ νὰ ἔχωμε συμμετρικὴν φόρτισιν, ἐμφαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 1. (Η τάσις ἑκάστου λαμπτήρος είναι 63,9 V καὶ τοῦ κινητήρος  $U = 220$  V).

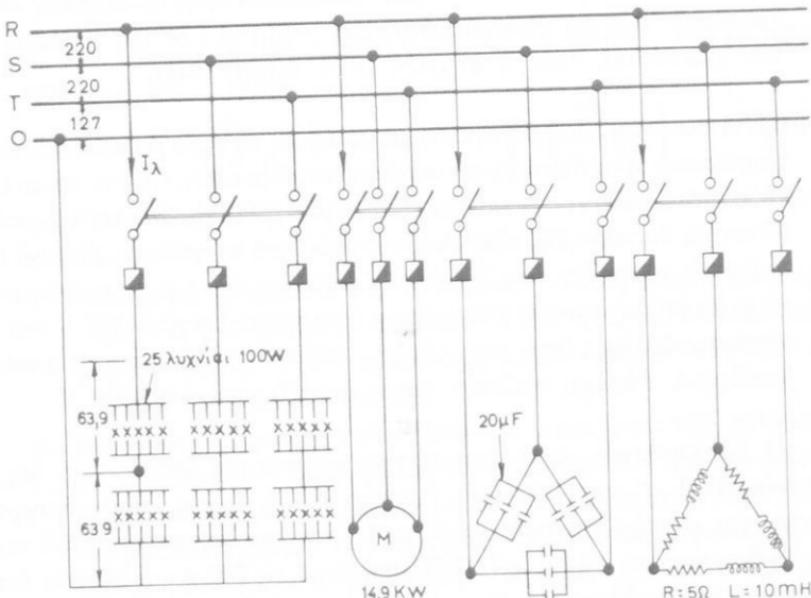

Σχ. 1.

α) Η ἀντίστασις ἑκάστου λαμπτήρος είναι :

$$R_\lambda = \frac{U^2}{N} = \frac{63,9^2}{100} = 40,83 \Omega.$$

Η ἀντίστασις μιᾶς ὁμάδος 25 λαμπτήρων είναι :

$$R_o = \frac{R_\lambda}{N} = \frac{40,83}{25} = 1,63 \Omega.$$

Η ἀντίστασις τῶν λαμπτήρων μιᾶς φάσεως είναι :

$$R_\varphi = 2R_o = 2 \times 1,63 = 3,26 \Omega.$$

Η φασικὴ τάσις τοῦ δικτύου είναι :

$$U_\varphi = \frac{U_\pi}{\sqrt{3}} = \frac{220}{\sqrt{3}} = 127 \text{ V.}$$

‘Η ἔντασις φάσεως, ἡ ὅποια φορτίζει καὶ τὴν γραμμήν, εἶναι :

$$I_{\lambda} = \frac{U_{\varphi}}{R_{\varphi}} = \frac{127}{3,26} = 38,9 \text{ A} \quad \varphi_{\lambda} = 0^{\circ}.$$

β) ‘Η ἔντασις γραμμῆς τοῦ τριφασικοῦ κινητῆρος εἶναι :

$$I_{\times} = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U_{\pi} \cdot \sin \varphi \cdot \eta} = \frac{14900}{\sqrt{3} \times 220 \times 0,85 \times 0,90} = 51,2 \text{ A},$$

$$\sin \varphi_{\times} = 0,85 \quad \varphi_{\times} = 31^{\circ}40'.$$

γ) ‘Η χωρητικότης τῶν τριῶν πυκνωτῶν ἐκάστου κλάδου θὰ εἶναι :

$$C_{\varphi} = 3 \cdot C = 3 \times 20 = 60 \mu\text{F}.$$

‘Εντασις φάσεως τῶν πυκνωτῶν :

$$I_{\varphi c} = \frac{U_{\pi}}{\frac{1}{C \cdot \omega}} = U_{\pi} \cdot C \cdot \omega = 220 \times 60 \times 314 \times 10^{-6} = 4,14 \text{ A}.$$

‘Εντασις γραμμῆς τῶν πυκνωτῶν :

$$I_c = I_{\varphi c} \cdot \sqrt{3} = 4,14 \times 1,73 = 7,16 \text{ A}, \quad \sin \varphi_c = 0, \quad \varphi_c = -90^{\circ}.$$

δ) Διὰ τὴν συσκευὴν συνθέτων ἀντιστάσεων ἔχομεν :

$$X_L = L \cdot \omega = 0,010 \times 314 = 3,14 \Omega \quad R = 5 \Omega$$

$$Z_{\varphi} = \sqrt{R^2 + (L \cdot \omega)^2} = \sqrt{5^2 + 314^2} = 5,9 \Omega.$$

‘Η ἔντασις εἰς κάθε κλάδον θὰ εἶναι, λαμβανομένης ὑπ’ ὅψιν τῆς τριγωνικῆς συνδεσμολογίας :

$$I_{\varphi z} = \frac{U_{\pi}}{Z_{\varphi}} = \frac{220}{5,9} = 37,25 \text{ A},$$

καὶ συνεπῶς ἡ ἔντασις γραμμῆς ἐκ τῶν συνθέτων ἀντιστάσεων :


$$I_z = 37,25 \times 1,73 = 64,4 \text{ A}.$$

$$\sin \varphi_z = \frac{R}{Z_{\varphi}} = \frac{5}{5,9} = 0,85 \quad \text{kαὶ} \quad \varphi_z = 31^{\circ}40'.$$

Ἐργαζόμενοι μὲν μίαν φάσιν ὑπολογίζομε τὴν παρεχομένην ἔντασιν  $I_{\text{ol}}$  διὰ τῆς τροφοδοτούσης γραμμῆς ὡς διανυσματικὸν ἄθροισμα τῶν  $I_{\lambda}$ ,  $I_{\times}$ ,  $I_c$  καὶ  $I_z$ , καθὼς καὶ τὸν συντελεστὴν ἰσχύος τῆς ἐγκαταστάσεως συνφολ.

Έκ τοῦ διαγράμματος τοῦ σχήματος 2 προέκυψεν :

$$I_{o\lambda} = 148 \text{ A} \quad \text{καὶ} \quad \phi_{o\lambda} = 21^\circ 30' \quad \text{η} \quad \sin \phi_{o\lambda} = 0,93.$$

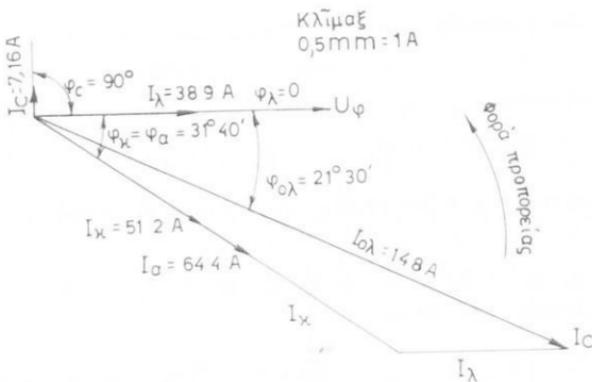

Σχ. 2.

5. α) Έκ τῆς σχέσεως :

$$N = \frac{m^3 \cdot t \cdot v}{\eta \cdot 1000 \cdot 2,8} (\text{kW}),$$

ὅπου  $m^3$  = δύγκος τῆς αίθιούστης εἰς κυβικὰ μέτρα.  $t$  = ή δια-  
φορά θερμοκρασίας εἰς  $^{\circ}\text{C}$ .  $\eta$  = δύγκος άποδόσεως.  $v$  =  
συντελεστής έξαερισμοῦ. Διὰ κινηματογράφους λαμβάνε-  
ται  $v = 5$ .

Λαμβάνομε δι' ἀντικαταστάσεως τῶν τιμῶν :

$$N = \frac{15 \times 20 \times 6 \times [20 - (-2)] \times 5}{0,8 \times 2800} = 88,5 \text{ kW}.$$

β) Έκ τῆς κλιμακωτῆς ζεύξεως τῶν δύο κινητήρων δυνάμεθα νὰ  
λάβωμε τέσσαρας ταχύτητας ὡς κατωτέρω :

1η Ταχύτης: "Οταν ἐργάζεται μόνον δύο κινητήρων No 1 μὲ  
στροφάς :

$$n_1 = \frac{60 \cdot f}{p_1} = \frac{60 \times 60}{8} = \frac{3600}{8} = 450 \text{ στρ/λεπτόν.}$$

2α Ταχύτης: "Οταν ἐργάζεται μόνον ὁ κινητήρος No 2 μὲ στροφάς :

$$n_2 = \frac{60 \cdot f}{p_2} = \frac{60 \times 60}{2} = \frac{3600}{2} = 1800 \text{ στρ/λεπτόν.}$$

3η Ταχύτης: "Οταν ἐργάζωνται καὶ οἱ δύο κινητῆρες εἰς τρόπον, ποὺ ὁ ἕνας νὰ ἀντιτίθεται εἰς τὴν κίνησιν τοῦ ἄλλου, τότε αἱ στροφαὶ θὰ εἶναι :

$$n_3 = \frac{60 \cdot f}{p_1 - p_2} = \frac{60 \times 60}{8 - 2} = \frac{3600}{6} = 600 \text{ στρ/λεπτόν.}$$

4η Ταχύτης: "Οταν ἐργάζωνται καὶ οἱ δύο κινητῆρες ὁ-μορρόπως, τότε αἱ στροφαὶ θὰ εἶναι :

$$n_4 = \frac{60 \cdot f}{p_1 + p_2} = \frac{60 \times 60}{8 + 2} = \frac{3600}{10} = 360 \text{ στρ/λεπτόν.}$$

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΔΙΚΤΥΑ

( 'Επιμελείας ΑΝΤ. ΠΑΠΑ·ΙΩΑΝΝΟΥ, Μηχ.-'Ηλεκ. Ε.Μ.Π. )

## Ο Μ Α Σ 1η

1. α) Τὰ ἡλεκτρικὰ δίκτυα, γενικῶς, διαιροῦνται :

I. Ἀναλόγως τῆς φύσεως τοῦ μεταφερομένου δι’ αὐτῶν ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, ἡτοι :

— Δίκτυα ἐναλλασσομένου ρεύματος.

— Δίκτυα συνεχοῦς ρεύματος.

Τὰ δίκτυα ἐναλλασσομένου ρεύματος εἰναι τὰ πλέον διαδεδομένα διὰ τὴν μεταφορὰν καὶ διανομὴν ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας, τοῦτο δὲ λόγω τοῦ μεγάλου πλεονεκτήματος τοῦ Ε.Ρ. νὰ δύναται νὰ μετασχηματίζεται εύκολως μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ μετασχηματιστοῦ εἰς ὑψηλοτέραν ἢ χαμηλοτέραν τάσιν, ἀπὸ ἐκείνην τοῦ σταθμοῦ παραγωγῆς.

Τὰ δίκτυα συνεχοῦς ρεύματος σήμερον τυγχάνουν ἐλαχίστης ἔφαρμογῆς. Παρὰ ταῦτα ὅμως καταβάλλεται προσπάθεια πρὸς ἔξεύρεσιν τρόπου οἰκονομικῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ συνεχοῦς ρεύματος εἰς τὰ δίκτυα μεταφορᾶς, λόγω τῶν πλεονεκτημάτων ποὺ παρουσιάζει τοῦτο ἔναντι τοῦ Ε.Ρ. τῶν αὐτῶν χαρακτηριστικῶν (τάσις μεταφορᾶς κ.λπ.).

II. Ἀναλόγως τῆς τάσεως λειτουργίας των τὰ δίκτυα διαιροῦνται εἰς :

— Δίκτυα ὑψηλῆς τάσεως ( $90 - 380$  kV).

— Δίκτυα μέσης ὑψηλῆς τάσεως ( $6,6 - 66$  kV).

— Δίκτυα χαμηλῆς τάσεως ( $220/380$  V,  $125/220$  V).

Τὰ δίκτυα ὑψηλῆς τάσεως χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν μεταφορὰν μεγάλων ποσοτήτων ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας εἰς μεγάλας ἀποστάσεις. Τὰ δίκτυα μέσης ὑψηλῆς τάσεως χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν μεταφορὰν καὶ διανομὴν μικροτέρων ποσοτήτων ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας

καὶ εἰς μικρὰς σχετικῶς ἀποστάσεις καὶ συγκεκριμένως διὰ τὴν παραλαβὴν τῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας ἐκ τῶν ὑποσταθμῶν μεταφορᾶς καὶ τὴν τροφοδότησιν τῶν ὑποσταθμῶν διανομῆς ἢ μεγάλων βιομηχανικῶν καταναλωτῶν.

Τὰ δίκτυα χαμηλῆς τάσεως χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν παροχὴν ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας εἰς σχετικῶς μικροὺς καταναλωτάς, εύρισκομένους εἰς μικρὰν ἀπόστασιν ἀπὸ τῶν ὑποσταθμῶν διανομῆς.


III. Τὰ ἡλεκτρικὰ δίκτυα ἀναλόγως τοῦ τρόπου ἐγκαταστάσεως των διαιροῦνται εἰς :

—Ἐναέρια δίκτυα.

—Ὑπόγεια δίκτυα.

Τὰ ἐναέρια δίκτυα πλεονεκτοῦν οἰκονομικῶς ἔναντι τῶν ὑπογείων δικτύων λόγω σημαντικῶς μικροτέρας δαπάνης κατασκευῆς, πλήν ὅμως τὰ ὑπόγεια δίκτυα χρησιμοποιοῦνται εἰς περιοχάς, ὅπου εἶναι ἀδύνατος ἢ διέλευσις ἐναερίων δικτύων (ἴδια ὑπὸ ὑψηλῆν ἢ μέσην τάσιν), π.χ. εἰς μεγάλα ἀστικὰ κέντρα.

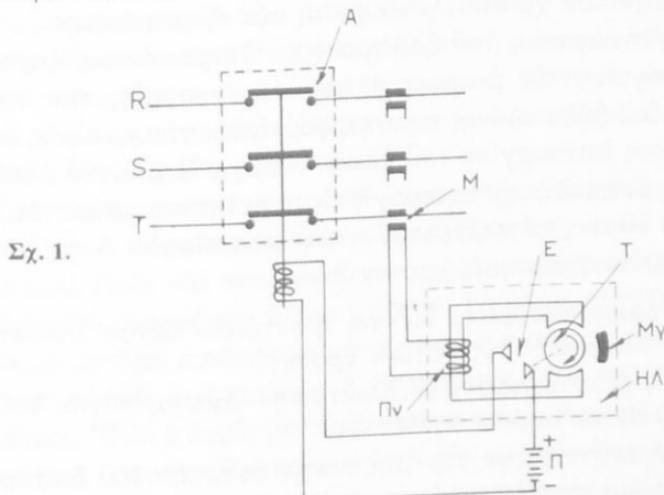β) Εἰς τὸ σχῆμα 1 δεικνύεται ἡ συνδεσμολογία ἐνὸς ἡλεκτρονόμου ὑπερεντάσεως, ὁ ὄποιος μέσω τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐντάσεως M



εἶναι συνδεσμολογημένος εἰς τὴν μίαν φάσιν τριφασικῆς γραμμῆς μεταφορᾶς ἢ διανομῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας.

‘Ο ήλεκτρονόμος ύπερεντάσεως λειτουργεῖ ὅπως καὶ ἡ ἀσφάλεια χρόνου, ὅταν ἡ ἔντασις τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος εἰς τὴν φάσιν, εἰς τὴν ὁποίαν εἶναι συνδεσμολογημένος, ύπερβη τὴν κανονικήν της τιμήν (αὔξησις φορτίου πέρα τοῦ κανονικοῦ, βραχυκύκλωμα, σφάλμα κ.λπ.).

‘Υπὸ κανονικὰς συνθήκας λειτουργίας τῆς γραμμῆς ἡ ἔντασις τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, ποὺ διέρχεται διὰ τοῦ πηνίου τοῦ ἡλεκτρονόμου, εἶναι σχετικῶς μικρὰ καὶ δὲν δύναται νὰ θέσῃ εἰς λειτουργίαν τὸν μηχανισμὸν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ ἔντασις τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος ύπερβη ὥρισμένην τιμήν, τότε τὸ μαγνητικὸν κύκλωμα τοῦ ἡλεκτρονόμου ἀσκεῖ τὴν ἀπαίτουμένην ροπήν στρέψεως ἐπὶ τοῦ τυμπάνου Τ, τὸ ὅποιον στρεφόμενον κλείει διὰ τοῦ στελέχους, μὲ τὸ ὅποιον εἶναι ἔφωδιασμένον, τὴν ἐπαφὴν Ε. Οὕτω τροφοδοτεῖται δι’ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος ἐκ τῆς πηγῆς Π τὸ κύκλωμα χειρισμοῦ τοῦ αὐτομάτου διακόπτου τῆς γραμμῆς, ὃ ὅποιος ἀνοίγει καὶ διακόπτει τὴν τροφοδότησιν αὐτῆς. Μετὰ τὴν διακοπὴν ταύτην τὸ τύμπανον Τ στρέφεται ἀντιθέτως ἐπανερχόμενον εἰς τὴν ἀρχικήν του θέσιν λειτουργίας (μέσω ἐλατηρίων ἢ μοχλῶν). ‘Ο μόνιμος μαγνήτης Μ χρησιμεύει διὰ τὴν πέδησιν τοῦ τυμπάνου Τ καὶ διὰ τὴν ρύθμισιν τοῦ χρόνου λειτουργίας τοῦ ἡλεκτρονόμου.


‘Ο χρόνος ἐπενεργείας τοῦ ἡλεκτρονόμου ύπερεντάσεως ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὸ μέγεθος τῆς ύπερφορτίσεως τῆς γραμμῆς, τὴν ὁποίαν προστατεύει. Αὔξανομένης τῆς ύπερφορτίσεως τῆς γραμμῆς, μειοῦται ὁ χρόνος λειτουργίας τοῦ ἡλεκτρονόμου. Π.χ. ἐὰν ὁ ἡλεκτρονόμος ἔχῃ ρυθμισθῆ νὰ λειτουργῇ εἰς μίαν ἔντασιν ρεύματος 10 A εἰς χρόνον 10 sec, τότε εἰς μίαν ἔντασιν ρεύματος 50 A ὁ ἡλεκτρονόμος θὰ λειτουργήσῃ εἰς χρόνον 2 sec.

γ) Οἱ χρησιμοποιούμενοι εἰς τὰ ἡλεκτρικὰ δίκτυα συνδετῆρες πρέπει νὰ πληροῦν τοὺς κάτωθι ὄρους :

- I. Νὰ μὴ ἐλαττώνουν τὴν ἡλεκτρικὴν ἀγωγιμότητα τοῦ δικτύου εἰς τὰ σημεῖα συνδέσεως.
- II. Νὰ μὴ ἐλαττώνουν τὴν μηχανικὴν ἀντοχὴν τοῦ δικτύου εἰς τὰ σημεῖα συνδέσεως.
- III. Νὰ μὴ προκαλοῦν φθορὰς τῶν ἀγωγῶν τοῦ δικτύου εἰς τὰ σημεῖα συνδέσεως.

2. α) Η κατακόρυφος άπόστασις μεταξύ της νοητής εύθειας, ή όποια ένωνει τὰ δύο σημεῖα ἀναρτήσεως ἀγωγοῦ καὶ τῆς παραλλήλου πρὸς αὐτὴν ἐφαπτομένης ἐπὶ τῆς καμπύλης, τὴν όποιαν σχηματίζει ὁ ἀγωγός, καλεῖται βέλος τανύσεως  $S$  (σχ. 2).

Οἱ παράγοντες, οἱ όποιοι ἔπηρεάζουν τὸ βέλος τανύσεως τῶν ἀγωγῶν μιᾶς δεδομένης ἑναερίου ἡλεκτρικῆς γραμμῆς, εἰναιοὶ κάτωθι :

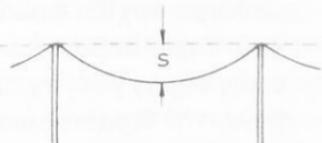

Σχ. 2.


- I. Η δύναμις τανύσεως τῶν ἀγωγῶν τῆς ἡλεκτρικῆς γραμμῆς. "Ἡτοι αὔξανομένης τῆς τανύσεως τοῦ ἀγωγοῦ, τὸ βέλος ἐλαττοῦται διὰ σταθερὰν θερμοκρασίαν περιβάλλοντος.
- II. Η θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος. "Ἡτοι αὔξανομένης τῆς θερμοκρασίας τοῦ περιβάλλοντος, αὔξάνει τὸ βέλος τανύσεως τῶν ἀγωγῶν τῆς γραμμῆς.

β) Τὸ ψυγεῖον (συμπυκνωτής) εἰς ἓνα ἀτμοηλεκτρικὸν σταθμὸν σκοπὸν ἔχει νὰ ἀφαιρῇ ἐκ τοῦ ἔξερχομένου ἀπὸ τὸν ἀτμοστρόβιλον ἀτμοῦ ὥρισμένην ποσότητα θερμότητος καὶ οὕτω νὰ τὸν συμπυκνώῃ, δηλαδὴ νὰ τὸν μεταβάλῃ ἐκ νέου εἰς ὕδωρ. Ἀποτέλεσμα τῆς συμπυκνώσεως εἰναιοὶ νὰ μειώνεται ἡ πίεσις τοῦ ἀτμοῦ, δηλαδὴ νὰ δημιουργῆται ἔνα κενὸν εἰς τρόπον, ὥστε νὰ ἀπελευθεροῦται εἰς τὸν ἀτμοστρόβιλον τὸ μέγιστον ποσὸν ἐνεργείας, διὰ τὴν ἐκτελεσίν ὠφελίμου ἔργου.

Διὰ τὴν λειτουργίαν του τὸ ψυγεῖον χρειάζεται ἕνα μέσον, τὸ ὄπιον νὰ παραλαμβάνῃ τὴν θερμότητα τοῦ πρὸς συμπυκνωσιν ἀτμοῦ. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν χρησιμοποιεῖται ὕδωρ, τὸ δποῖον ἀτμοῦ. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν χρησιμοποιεῖται ὕδωρ, τὸ δποῖον ἀτμοῦ. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν χρησιμοποιεῖται ὕδωρ, τὸ δποῖον ἀτμοῦ. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν χρησιμοποιεῖται ὕδωρ, τὸ δποῖον ἀτμοῦ. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν χρησιμοποιεῖται ὕδωρ, τὸ δποῖον ἀτμοῦ. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν χρησιμοποιεῖται ὕδωρ, τὸ δποῖον ἀτμοῦ. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν χρησιμοποιεῖται ὕδωρ, τὸ δποῖον ἀτμοῦ. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν χρησιμοποιεῖται ὕδωρ, τὸ δποῖον ἀτμοῦ. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν χρησιμοποιεῖται ὕδωρ, τὸ δποῖον ἀτμοῦ.

Τὰ χρησιμοποιούμενα κυκλώματα ψύξεως φαίνονται εἰς τὸ σχῆμα 3 (α καὶ β).

Διὰ τοὺς περισσότερους ἀτμοηλεκτρικούς σταθμούς τὸ ψυκτικὸν κύκλωμα ἀρχίζει ἀπὸ ἕνα ποταμόν, λίμνην ἢ θάλασσαν. Τὸ ὄδωρ, ποὺ παραλαμβάνεται ἀπὸ μίαν ἐκ τῶν ἀνωτέρω πηγῶν, μέσω εἰδικῆς σήραγγος [σχ. 3 (α)] διέρχεται διὰ τοῦ ψυγείου, παραλαμβάνει τὴν θερμότητα τοῦ ἀτμοῦ καὶ συμπυκνώνει αὐτὸν εἰς ὄδωρ. Τὸ ὄδωρ ψύξεως, θερμὸν πλέον, διὰ τῆς σήραγγος ἀπαγωγῆς ἀποβάλλεται εἰς σημεῖον μακράν τοῦ σημείου λήψεως.

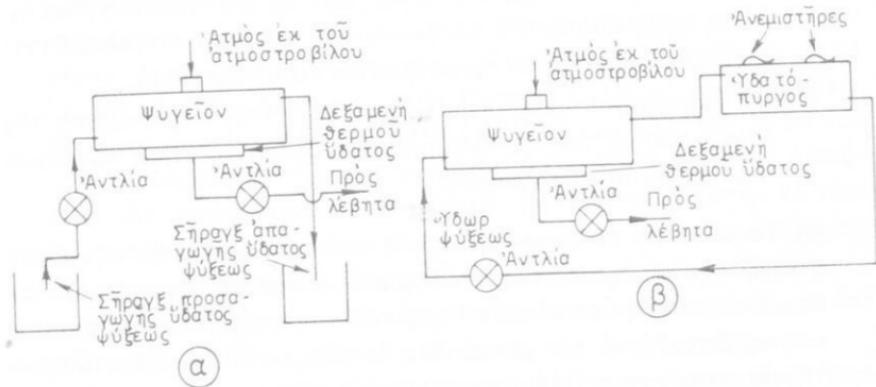

Σχ. 3.

Εἰς τοὺς ἀτμοηλεκτρικούς σταθμούς, οἱ ὅποιοι κατασκευάζονται εἰς θέσεις εἰς τὰς δόποιας συμβαίνει νὰ μὴ ὑπάρχῃ ἐπαρκῆς ποσότης φυσικοῦ ὕδατος ψύξεως, κατασκευάζονται εἰδικοὶ πύργοι ψύξεως αὐτοῦ μεγάλου σχετικῶς ὕψους, ποὺ ὀνομάζονται ὕδατόπυργοι [σχ. 3 (β)]. Εἰς αὐτοὺς τὸ ὄδωρ ψύξεως ψύχεται μὲ τὴν βοήθειαν ρεύματος ἀέρος, δημιουργουμένου ὑπὸ ισχυρῶν ἀνεμιστήρων, καὶ ψυχρὸν πλέον ἐπιστρέφει εἰς τὸ ψυγεῖον πρὸς παραλαβὴν νέας ποσότητος θερμότητος ἐκ τοῦ πρὸς συμπύκνωσιν ἀτμοῦ.

γ) [Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος νὰ περιλάβῃ ἐν συντομίᾳ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τοὺς ἀλισοειδεῖς μονωτῆρας εἰς τὴν παράγραφον 7.2 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ').

3. α) Διακόπτης ίσχύος είναι ό αυτόματος διακόπτης, ό δροιος λειτουργεί με τὴν βοήθειαν ἡλεκτρονόμων, τοποθετεῖται εἰς τοὺς ὑποσταθμοὺς εἰς τὰς ἀναχωρήσεις τῶν γραμμῶν καὶ χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν διακοπήν, ὑπὸ φορτίου, τοῦ κυκλώματος εἴτε κατόπιν χειρισμοῦ, ποὺ ἔκτελεῖ τὸ προσωπικὸν τοῦ ὑποσταθμοῦ, εἴτε αὐτομάτως, ὅταν ἡ ἐντασίς ἡλεκτρικοῦ ρεύματος διὰ τῆς γραμμῆς γίνη δι’ οἰονδήποτε λόγον (σφάλμα, βραχυκύκλωμα) κατὰ πολὺ μεγαλύτερα τῆς κανονικῆς τοιαύτης. Ἡ ἐκλογὴ τῶν διακοπῶν ίσχύος γίνεται βάσει τῆς μεγίστης ἐντάσεως ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, ποὺ ὑποχρεοῦνται νὰ διακόψουν εἰς μίαν στιγμὴν βραχυκύκλωματος τῆς ἡλεκτρικῆς γραμμῆς. Ἡ ἐντασίς αὐτὴ καλεῖται ἐντασίς διακοπῆς, ἡ δὲ ἀντίστοιχος ίσχὺς τοῦ διακόπτου ίσχὺς διακοπῆς.

- β) Εἰς τὸ σχῆμα 4 παρίσταται μονογραμμικῶς ἡ σύνδεσις τοῦ ἐναερίου ὑποσταθμοῦ μὲ τὸν κεντρικὸν πίνακα τῆς τριφασικῆς καταναλώσεως ίσχύος 100 kW,  $\sin \phi = 0,8$ .

Ἐπειδὴ ἡ πολικὴ τάσις τῆς καταναλώσεως είναι 380 V, δὲ μετασχηματιστὴς τοῦ ὑποσταθμοῦ (δευτερεύον) δύναται νὰ ρυθμισθῇ εἰς τὰ 400 V, ἡ ἐπιτρεπομένη πολικὴ πτῶσις τάσεως εἰς τὸ καλώδιον θὰ είναι :

$$\Delta U = (400 - 380) V = 20 V$$

καὶ ἡ φασικὴ πτῶσις τάσεως :

$$\Delta U_\varphi = \frac{20 V}{\sqrt{3}} = 11,55 V.$$


Γνωρίζομεν ὅτι ἡ πτῶσις τάσεως :

$$\Delta U_\varphi = \frac{\rho \cdot l \cdot N_\varphi}{U_\varphi \cdot S},$$

Ἐκ τῆς ἀνωτέρω σχέσεως ἔχομεν :

$$S = \frac{\rho \cdot l \cdot N_\varphi}{U_\varphi \cdot \Delta U_\varphi} = \frac{0,018 \times 150 \times 33330}{220 \times 11,55} = 35 \text{ mm}^2.$$

Ἡ ἀνωτέρω ὑπολογισθεῖσα διατομὴ  $S = 35 \text{ mm}^2$  είναι ἐπαρκής, ὥστε ἡ τάσις νὰ εύρισκεται ἐντὸς τῶν ἐπιτρεπομένων δρίων.

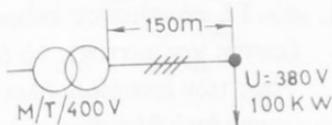

Σχ. 4.

Τὴν διατομὴν ταύτην ἐλέγχομεν εἰς θερμικὴν ἀντοχὴν. Δίδεται :

$$I_{\text{επ}} = 3 \text{ A/mm}^2.$$

Ἐξ ἄλλου ἡ ἀπορροφουμένη ύπὸ τοῦ καταναλωτοῦ ἀνὰ φάσιν ἐν-  
τασις ρεύματος εἶναι :

$$I_{\varphi} = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \varphi} = \frac{100000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,8} = 190 \text{ A.}$$

Ἡ ἀπαιτουμένη λόγω θερμάνσεως διατομὴ τῶν ἀγωγῶν τοῦ καλω-  
δίου εὑρίσκεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$S' = \frac{I_{\varphi}}{I_{\text{επ}}} = \frac{190}{3} = 63,3 \text{ mm}^2.$$

Ἐκλέγομε τυποποιημένην διατομὴν  $70 \text{ mm}^2$ .

4. α) Τὸ φαινόμενον «κορώνα» εἶναι τὸ φωτεινὸν φαινόμενον (κυανί-  
ζοντος χρώματος), τὸ ὅποιον δημιουργεῖται γύρω ἀπὸ τοὺς ἀγω-  
γοὺς τῶν ἐναερίων ἡλεκτρικῶν δικτύων ὑψηλῶν τάσεων συνοδευό-  
μενον ἀπὸ θόρυβον καὶ δυσάρεστον ὀσμὴν ὄζοντος. Τὸ φαινόμενον  
«κορώνα» ὀφείλεται εἰς τὸν ιονισμὸν τῆς ἀτμοσφαίρας, ὃ ὅποιος  
δημιουργεῖται πέριξ τῶν ἀγωγῶν αὐτῶν. Ἡ ἐπίδρασις τοῦ φαι-  
νομένου «κορώνα» ἐπὶ τῶν δικτύων μεταφορᾶς ἡλεκτρικῆς ἐνερ-  
γείας, τὰ ὅποια εἶναι δίκτυα ὑψηλῆς τάσεως, εἶναι σημαντική,  
καθ' ὅσον ἡ παρουσία του ἔχει ὡς συνέπειαν ἀφ' ἐνὸς τὴν ἀπώλειαν  
ἐνεργείας καὶ ἀφ' ἐτέρου τὴν καταπόνησιν τῶν ἀγωγῶν καὶ μονω-  
τήρων, ἡ ὅποια γίνεται ἀκόμη ἐντονωτέρα, ὅταν ὁ περιβάλλων τὸ  
ἡλεκτρικὸν δίκτυον χῶρος περιέχῃ σημαντικὸν ποσοστόν ὕγρα-  
σίας. Τὸ φαινόμενον «κορώνα» εἶναι τόσον ἐντονώτερον, ὅσον ἡ  
τάσις τοῦ ἡλεκτρικοῦ δικτύου εἶναι μεγαλυτέρα, ἡ διάμετρος τῶν  
ἀγωγῶν εἶναι μικροτέρα καὶ ἡ ἀπόστασις μεταξὺ τῶν ἀγωγῶν τοῦ  
δικτύου μικροτέρα.

Διὰ νὰ περιορίσωμε τὸ φαινόμενον «κορώνα» εἰς τὰ ἐναέρια ἡλεκτρι-  
κὰ δίκτυα, χρησιμοποιοῦμεν ἀγωγούς μεγαλυτέρας διαμέτρου καὶ  
αὐξάνομε τὴν μεταξὺ τῶν ἀγωγῶν τοῦ δικτύου ἀπόστασιν κατὰ  
τὸ δυνατόν.

β) Τὸ ἀλεξικέραυνον τύπου βαλβίδος εἶναι εἰδικὴ συσκευή, ἡ ὁ-  
ποίᾳ ἔξωτερικῶς ἔχει τὴν ἐμφάνισιν συνήθους μονωτῆρος πορσελά-  
πτοία ἔξωτερικῶς

νης και συνδέεται μὲ τὸν ἔνα ἀκροδέκτην του εἰς τὸν ἄγωγὸν τῆς ἡλεκτρικῆς γραμμῆς (ἀπαιτεῖται ἀνὰ ἔνα εἰς ἑκάστην φάσιν) και μὲ τὸν ἄλλον ἀκροδέκτην του πρὸς τὴν γῆν (γείωσις). Τὰ ἀλεξικέραυνα τοῦ τύπου αὐτοῦ τοποθετοῦνται συνήθως εἰς τὰ τέρματα τῶν ἐναερίων ἡλεκτρικῶν γραμμῶν πρὸ τῶν ὑποσταθμῶν, διὰ νὰ δημιουργοῦν τὸ ἀπαιτούμενον ἀσθενὲς σημεῖον διαβάσεως τῆς ὑπερτάσεως. Τὸ ἀλεξικέραυνον τύπου βαλβῖδος, ὡς φαίνεται εἰς σχῆμα 5, ἀποτελεῖται ἀπὸ μίαν σειρὰν δίσκων ἐξ εἰδικοῦ ὑλικοῦ, τὸ ὅποιον ἔχει τὴν ἴδιοτηταν νὰ είναι δυσηλεκτραγωγὸν διώρισμένην τάσιν και καλὸς ἄγωγὸς δι’ ἀνωτέραν τάσιν ἐν σειρᾶ μετὰ ἐσωτερικῶν πολλαπλῶν διακένων.

Τὸ ὅλον συγκρότημα περικλείεται ἐντὸς περιβλήματος ἐκ πορσέλανης, τὸ ὅποιον πρέπει νὰ είναι και νὰ παραμένῃ ἐρμητικῶς ἐσφραγισμένον.

‘Υπὸ κανονικὰς συνθήκας λειτουργίας τῆς ἐναερίου ἡλεκτρικῆς γραμμῆς ἡ ἀντίστασις τοῦ ἀλεξικεραύνου παρουσιάζει μεγάλην τιμήν. Ἐὰν ὅμως ἡ τάσις αὔξηθῇ πέραν ὠρισμένης τιμῆς, π.χ. εἰς περίπτωσιν ἀτμοσφαιρικῆς ἐκκενώσεως, τότε ἀφ’ ἐνὸς μὲν γίνεται διάσπασις τοῦ ἀέρος τῶν διακένων τοῦ ἀλεξικεραύνου, ἀφ’ ἐτέρου δὲ ἡ ἐν σειρᾶ ἀντίστασις τῶν δίσκων γίνεται μικρὰ και ἡ ἐκκένωσις διοχετεύεται πρὸς τὴν γῆν.

Τὸ δημιουργούμενον τόξον κατὰ τὴν ἐκκένωσιν διακόπτεται ἀφ’ ἀστοῦ, ἡ δὲ μονωτικὴ ἱκανότης τοῦ ἀλεξικεραύνου ἐπανέρχεται εἰς τὴν κανονικήν της τιμήν, εὐθὺς ὡς μειωθῆ ἡ ἐμφανισθεῖσα ὑπέρτασις τῆς ἡλεκτρικῆς γραμμῆς.

γ) [Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος νὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται σχετικῶς διὰ τοὺς ζυγοὺς μέστης και ὑψηλῆς τάσεως τῶν ὑποσταθμῶν εἰς τὴν παράγραφον 8.3, ‘Ηλεκτροτεχνίας, Ἰδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ’].



Σχ. 5.

5. α) Οι άτμοστρόβιλοι έχουν δύο κύρια έργαζόμενα στοιχεῖα, τὰ ἀκροφύσια καὶ τὰ πτερύγια.

Τὰ ἀκροφύσια είναι ὅργανα, τὰ δόποια δὲν έχουν ένιαίαν διατομὴν καὶ διὰ τῶν δόποιων διέρχεται ὁ ἀτμὸς μὲν μεγάλην ταχύτητα πρὸς τὰ πτερύγια τοῦ ἀτμοστροβίλου.

Τὸ ἀκροφύσιον εἰς τὴν ἀπλουστέραν του μορφὴν εἶναι μία ὅπὴ ἐπὶ ἔνὸς τοιχώματος, τὸ δόποιον διαχωρίζει δύο περιοχὰς διαφορετικῶν πιέσεων. 'Ο ἀτμὸς διὰ μέσου τοῦ ἀκροφυσίου ρέει πάντοτε ἀπὸ τὴν περιοχὴν ὑψηλῆς πιέσεως πρὸς τὴν περιοχὴν χαμηλῆς πιέσεως. 'Η ταχύτης ροῆς τοῦ ἀτμοῦ διὰ τῶν ἀκροφυσίων ἔξαρταται ἐκ τῆς διαφορᾶς πιέσεως μεταξὺ τῆς εἰσόδου καὶ τῆς ἔξόδου ἐκ τῶν ἀκροφυσίων, καθὼς καὶ ἐκ τῆς ἀρχικῆς θερμοκρασίας αὐτοῦ. 'Η μαζικὴ ροὴ τοῦ ἀτμοῦ, ἐκφραζομένη εἰς kg/sec, ἔξαρταται ἐκ τῆς διατομῆς τῶν ἀκροφυσίων. 'Ητοι, ὅσον μεγαλυτέρα εἶναι ἡ διατομὴ τῶν ἀκροφυσίων, τόσον μεγαλύτερον εἶναι τὸ βάρος τοῦ ἀτμοῦ, ποὺ διέρχεται δι' αὐτῶν εἰς ἓνα δευτερόλεπτον. Τὰ ἀκροφύσια ἀναλόγως τοῦ σχήματος των διακρίνονται εἰς συγκλίνοντα, ἀποκλίνοντα, συγκλίνοντα-ἀποκλίνοντα καὶ ὀδηγητικά.

β) (α) 'Η ἡλεκτρικὴ ἴσχυς ἐνὸς ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ εύρισκεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$N = 9,81 \cdot Q \cdot H \cdot \eta_{\text{υδρ.}} \cdot \eta_{\text{γεν.}} \quad (\text{εἰς kW}).$$

'Η παροχὴ τοῦ ὕδατος εἶναι :

$$Q = V \cdot S.$$

Διὰ τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος ἔχομεν :

$$S = \frac{\pi \cdot D^2}{4} = \frac{3,14 \times 1,50^2}{4} = 1,77 \text{ m}^2$$

$$Q = 6,5 \text{ m/sec} \times 1,77 \text{ m}^2 = 11,5 \text{ m}^3/\text{sec.}$$

'Επομένως :

$$N = 9,81 \times 11,5 \times 100 \times 0,87 \times 0,93 = 9130 \text{ kW} = 9,13 \text{ MW.}$$

(β) Διὰ νὰ εὔρωμε τὴν περιεχομένην εἰς τὸ ὕδωρ τῆς δεξαμενῆς ἐνέργειαν, πρέπει νὰ ὑπολογίσωμεν ἐπὶ πόσον χρόνον δύναται νὰ ἔργαζεται ὁ σταθμὸς διὰ τοῦ ὕδατος τούτου, γνω-

στοῦ ὄντος ὅτι, ὅταν παρέχεται ὕδωρ  $11,5 \text{ m}^3/\text{sec}$ , ἀποδίδει ἴσχὺν  $9130 \text{ kW}$ .

Ο χρόνος οὗτος εἶναι :

$$t = \frac{2000000}{11,5} = 173913 \text{ sec} = \frac{173913}{3600} = 48,3 \text{ h},$$

ὅποτε ἡ περιεχομένη εἰς τὸ ὕδωρ τῆς δεξαμενῆς ἐνέργεια εἶναι :

$$A = N \cdot t = 9130 \times 48,3 = 440979 \text{ kWh.}$$

### ΟΜΑΣ 2α


1. α) Τὸ ἀλεξικέραυνον τύπου «κεράτων» ἀποτελεῖται ἀπὸ ἔνα στέλεχος σχήματος κέρατος, τὸ ὅποιον συνδέεται εἰς τὸν ἀγωγὸν τῆς ἐναερίου ἡλεκτρικῆς γραμμῆς μὲ τὴν αἰχμὴν πρὸς τὸ ἄνω μέρος.
- Ἄπεναντι ἀπὸ τὸ στέλεχος αὐτὸν τοποθετεῖται ὅλο ὅμοιον, τὸ ὅποιον συνδέεται πρὸς τὴν γῆν μέσω ὠμικῆς ἀντιστάσεως  $R$ , ὡς φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 1.

Ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας λειτουργίας τῆς ἡλεκτρικῆς γραμμῆς, ἡ τάσις μεταξὺ τοῦ ἀγωγοῦ καὶ τῆς γῆς δὲν δύναται νὰ διασπάσῃ τὸ ὑφιστάμενον διάκενον τοῦ ἀλεξικεραύνου.

Όταν ἡ τάσις τῆς γραμμῆς αύξηθῇ (ὡς πρὸς τὴν γῆν) κατὰ  $100 \div 150\%$  τῆς κανονικῆς τῆς τιμῆς, παράγεται τόξον μεταξὺ τῶν «κεράτων» καὶ συνεπῶς γίνεται ἐκφόρτισις πρὸς γῆν τῶν ἀπομοσφαιρικῶν ἡλεκτρικῶν φορτίων τῆς γραμμῆς.

Τὸ δημιουργούμενον τόξον μεταξὺ τῶν δύο «κεράτων» πρέπει νὰ σβεσθῇ τὸ ταχύτερον δυνατόν, διότι ἄλλως θὰ ἔχωμε διαρροὴν τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος τῆς γραμμῆς πρὸς τὴν γῆν. Ἡ σβέσις τοῦ τόξου ἐπιταχύνεται πολλάκις δι' εἰδικῶν διατάξεων ἀποσβέσεως τόξου.

Γενικῶς ἡ ἀπόστασις μεταξὺ τῶν κεράτων δὲν πρέπει νὰ εἶναι

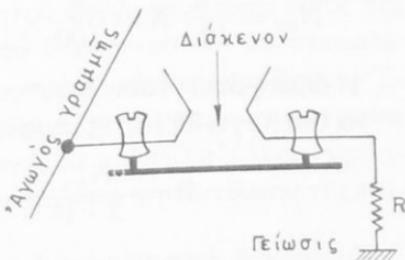

Σχ. 1.

πιολύ μικρά, διότι ύπαρχει κίνδυνος λόγω παρεμβολής κόνεως, φύλλων, έντομων κ.λπ. να έχωμε διαρροήν ήλεκτρικού ρεύματος πρὸς τὴν γῆν.

Ο ἀριθμὸς τῶν ἀλεξικεραύνων τοῦ τύπου τούτου, τὰ ὅποια τοποθετοῦνται εἰς ἓνα σημεῖον μιᾶς ήλεκτρικῆς γραμμῆς, εἶναι ἵσος πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀγωγῶν αὐτῆς. Π.χ. εἰς τριφασικὸν δίκτυον ἔχοντας τρία ἀλεξικέραυνα, ἀνὰ ἓνα συνδεδεμένον εἰς ἕκαστον ἀγωγὸν τῆς γραμμῆς.

Οσον ἀφορᾶ τὰ σημεῖα τοποθετήσεως τῶν ἀλεξικεραύνων, ταῦτα ἐκλέγονται πλησίον τῶν πρὸς προστασίαν ἐγκαταστάσεων.

β) (α) Η ἐντασίς τοῦ ρεύματος διὰ τῶν ἀγωγῶν τῆς γραμμῆς εἶναι :

$$I = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \varphi} = \frac{1200000}{\sqrt{3} \times 15000 \times 0,8} = 57,5 \text{ A.}$$

Εξ ἄλλου ἡ ἐπιτρεπτομένη ἀπώλεια ἰσχύος  $N_{\pi}$  θὰ εἶναι :

$$N_{\pi} = \frac{4}{100} N = \frac{4}{100} \times 1200 \text{ kW} = 48 \text{ kW} = 48000 \text{ W.}$$

Η ώμικὴ ἀντίστασις ἑκάστου ἀγωγοῦ τῆς γραμμῆς δύναται τώρα νὰ ὑπολογισθῇ ἐκ τῆς σχέσεως :

$$R = \frac{N_{\pi}}{3 \cdot I^2} = \frac{48000}{3 \times 57,5^2} = 4,83 \Omega.$$

Συνεπῶς ἡ ἀπαιτουμένη διατομὴ τῶν ἀγωγῶν τῆς γραμμῆς, διὰ τὴν διατομὴν διθεῖσαν ἐπιτρεπτομένην ἀπώλειαν ἰσχύος, θὰ εἶναι : νὰ έχωμε τὴν διατομὴν διθεῖσαν ἐπιτρεπτομένην ἀπώλειαν ἰσχύος, θὰ εἶναι :

$$S = \rho \frac{l}{R} = \frac{0,03 \times 8000}{4,83} \simeq 50 \text{ mm}^2.$$

Τὴν διατομὴν ταύτην ἐλέγχομεν εἰς θερμικὴν ἀντοχήν. Ήτοι διὰ  $I_{\pi} = 2,5 \text{ A/mm}^2$  ἡ ἀπαιτουμένη διατομὴ εἶναι :

$$S' = \frac{I}{I_{\pi}} = \frac{57,5 \text{ A}}{2,5 \text{ A/mm}^2} = 23 \text{ mm}^2.$$

Ἐκλέγομε τὴν μεγαλυτέραν διατομὴν  $S = 50 \text{ mm}^2$ .

(β) Αἱ ἀπώλειαι ἰσχύος ὑπελογίσθησαν ἀνωτέρω  $N_{\pi} = 48 \text{ kW}$ .

(γ) Ή φασική πτώσις τάσεως είναι :

$$\Delta U_\varphi = R \cdot I \cdot \sin \varphi = 4,83 \Omega \times 57,5 \times 0,8 = 222 \text{ V}$$

καὶ ἡ πολική πτώσις τάσεως.

$$\Delta U = \sqrt{3} \cdot \Delta U_\varphi = \sqrt{3} \times 222 \text{ V} = 384 \text{ V.}$$

2. α) Τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῶν ἡλεκτρονόμων προστασίας τῶν ἡλεκτρικῶν δικτύων είναι :

I. 'Η ἐπιλογική λειτουργία.

Οἱ ἡλεκτρονόμοι ἔχουν ὡς σκοπὸν νὰ ἀνακαλύπτουν τὴν ὑπαρξίν σφάλματος καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ καθορίζουν ποῖοι διακόπται πρέπει νὰ ἀνοίξουν πρὸς ἔξουδετέρωσιν ἢ ἀπομόνωσιν αὐτοῦ. Τοῦτο λέγεται «ἐπιλογικὴ λειτουργία».

II. 'Η ταχύτης λειτουργίας.

"Οταν τὸ σφάλμα λάβῃ χώραν, οἱ ἡλεκτρονόμοι, οἱ ἐλέγχοντες οἰονδήποτε διακόπτην, θὰ πρέπει νὰ είναι ἵκανοι, ἄνευ ἀπωλείας χρόνου, νὰ καθορίσουν ἂν ἡ θέσις τοῦ σφάλματος είναι ἐντὸς τῆς προστατευομένης περιοχῆς ὑπὸ τοῦ διακόπτου καὶ νὰ προκαλέσουν τὸ ἀνοιγμα αὐτοῦ, ἄλλως δὲν πρέπει νὰ λειτουργήσουν. 'Επειδὴ εἰς τὴν ὅλην λειτουργίαν τῶν ἡλεκτρονόμων προστασίας βαρύνουσαν σημασίαν ἔχει ἡ ἐπιλογή, θὰ πρέπει ἐπ' ὀλίγον χρονικὸν διάστημα οἱ ἡλεκτρονόμοι νὰ ἀναμείνουν τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἐπιλογικῆς λειτουργίας.

III. 'Η ἀντίστροφος προστασία.

Αὕτη είναι κύριον χαρακτηριστικὸν τῶν ἡλεκτρονόμων προστασίας ἐνός ἡλεκτρικοῦ δικτύου εύρισκομένων ἐν συνεργασίᾳ. Κατ' αὐτήν, ἡ ἀπομόνωσις περιοχῆς σφάλματος δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ δι' ἄλλου διακόπτου, εύρισκομένου ὅπισθεν τοῦ ἐντεταλμένου νὰ λειτουργήσῃ διακόπτου, δ ὅποιος ὅμως δὲν ἐλειτούργησε λόγω βλάβης.

β) Εἰς τὸ σχῆμα 2, φαίνεται ἡ διάταξις τῶν φορτίων  $N_1 = 22 \text{ kW}$  καὶ  $N_2 = 11 \text{ kW}$ .

Γνωρίζομεν ὅτι διὰ μονοφασικὴν ἡλεκτρικὴν γραμμὴν ἡ ἑνιαία δια-


τομή S βάσει δεδομένης πτώσεως τάσεως ε δίδεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$S = \frac{100}{\epsilon} \times \frac{\rho}{U_\phi^2} \times 2 \times (l_{01} \cdot N_1 + l_{02} \cdot N_2)$$

καὶ διὰ τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος :

$$S = \frac{100}{5} \times \frac{0,018}{220^2} \times 2 \times (100 \times 22000 + 200 \times 11000) = \\ = 65,5 \text{ mm}^2.$$

Σχ. 2.

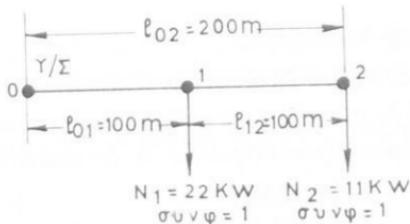

Τὴν διατομὴν ταύτην ἐλέγχουμε εἰς θερμικὴν ἀντοχήν. Ἡ ἔντασις ἡλεκτρικοῦ ρεύματος (εἰς τὸ τμῆμα 0—1) εἶναι :

$$I = \frac{N}{U_\phi \cdot \sigma \nu \varphi} = \frac{33000}{220 \times 1} = 150 \text{ A}$$

καὶ ἐπειδὴ  $I_{\epsilon \pi} = 3 \text{ A/mm}^2$ , ἔχομεν ἐπιτρεπομένην διατομήν :

$$S' = \frac{I}{I_{\epsilon \pi}} = \frac{150}{3} = 50 \text{ mm}^2.$$

Συνεπῶς ἐκλέγομε τὴν μεγαλυτέραν μεταξὺ τῶν διατομῶν S καὶ S' καὶ δὴ τυποποιημένην τοιαύτην  $S = 70 \text{ mm}^2$ .

3. α) Τῆς κατασκευῆς ἐνὸς ἑναερίου δικτύου ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας προτιγεῖται ἡ μελέτη αὐτοῦ. Κατὰ τὴν μελέτην ἔχεταί τοις διατομαῖς μέρεισιν ὅλοι οἱ παράγοντες, οἱ ὅποιοι ἐπιδροῦν ἐπὶ τῆς γραμμῆς τόσον ἀπὸ ἀπόψεως ἡλεκτρικῆς, ὅσον καὶ ἀπὸ ἀπόψεως μηχανικῆς καταπονήσεως, προστασίας κ.λπ., διὰ νὰ καθορισθοῦν τὰ διάφορα χαρακτηριστικὰ τοῦ δικτύου, τὰ ὅποια εἶναι :

I. 'Η διατομὴ τῶν ἀγωγῶν τοῦ δικτύου, ἡ ὅποια προκύπτει βάσει τῆς τάσεως λειτουργίας τῶν ἔχυπηρετουμένων φορτίων τῶν ἀποστάσεων κ.λπ.

II. 'Ο ἀριθμὸς καὶ ἡ θέσις τῶν ἀγωγῶν προστασίας.

- III. Αἱ ἀποστάσεις ἀσφαλείας τῶν ἀγωγῶν τῆς γραμμῆς.
- IV. Τὸ εἶδος τῶν ἡλεκτροφόρων ἀγωγῶν καὶ τῶν ἀγωγῶν ἡλεκτρικῆς προστασίας τῆς γραμμῆς καὶ ἡ ἀπαιτουμένη τάνυσις αὐτῶν.
- V. Εἰδος, ὕψος καὶ μορφὴ τῶν ἴστῶν (πύργοι μεταλλικοί, τσιμεντόστυλοι, ξύλινοι στῦλοι) καὶ καθορισμὸς τῆς ἀπαιτουμένης ἀντοχῆς αὐτῶν, βάσει τῶν προβλεπομένων φορτίων μηχανικῆς καταπονήσεως τοῦ δικτύου.
- VI. Προσδιορισμὸς τοῦ τύπου τῶν ἔξαρτημάτων (μονωτῆρες, σφιγκτῆρες, συνδετῆρες κ.λπ.).

Μετὰ τὴν γενικήν μελέτην τοῦ ἡλεκτρικοῦ δικτύου ἀκολουθεῖ ἡ χάραξις αὐτοῦ, δηλαδὴ ὁ ἀκριβῆς προσδιορισμὸς ἐπὶ τοῦ χάρτου καὶ ἐπὶ τόπου τῶν σημείων, διὰ τῶν ὅποιών θὰ διέλθῃ τὸ ἡλεκτρικὸν δίκτυον. Ἡ χάραξις τοῦ ἡλεκτρικοῦ δικτύου πρέπει νὰ γίνη κατὰ τρόπον, ὥστε νὰ είναι εὐχερής ἡ συντήρησις καὶ ἐπισκευὴ αὐτοῦ, νὰ ἔχῃ σχετικῶς μικρὸν μῆκος καὶ ὅχι πολλὰς γωνίας καὶ ἡ δαπάνη δι’ ἀπαλλοτριώσεις καὶ συστάσεις ἐργασιῶν διελεύσεως νὰ μὴ είναι μεγάλη.

Διὰ τὴν χάραξιν ἔνος ἡλεκτρικοῦ δικτύου συγκεντροῦνται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα τῆς γενικῆς μελέτης ὡς καὶ χάρται τῆς περιοχῆς κ.λπ. Βάσει τῶν στοιχείων τούτων καθορίζονται, γενικῶς, τὰ σημεῖα διελεύσεως τοῦ ἡλεκτρικοῦ δικτύου καὶ πραγματοποιεῖται ἐπιτόπιος ἀναγνώρισις τῆς περιοχῆς. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἐπισημαίνονται καὶ ἐντοπίζονται ὅλα τὰ σοβαρὰ προβλήματα, τὰ ὅποια θὰ παρουσιασθοῦν κατὰ τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ ἡλεκτρικοῦ δικτύου καὶ ἐπιλύονται ταῦτα (σιδηροδρομικά γραμμαί, διασταύρωσεις δρόμων κ.λπ.).

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω πραγματοποιεῖται ἡ χάραξις τοῦ ἡλεκτρικοῦ δικτύου ὑπὸ τοπογραφικῶν συνεργείων εἰς 4 φάσεις.

Φάσις 1 : Προσδιορισμὸς γωνιῶν καὶ εὔθυγραμμίας δικτύου.

Φάσις 2 : Πασσάλωσις κατὰ τὴν εὔθυγραμμίαν, χιλιομέτρησις, ἐντοπισμὸς καὶ καταγραφὴ ἐμποδίων.

Φάσις 3 : Χωροστάθμησις κατὰ μῆκος τῆς εὔθυγραμμίας.

Φάσις 4: 'Εξεύρεσις τῶν ἰδιοκτητῶν τῶν ἐκτάσεων, οίκιῶν κ.λπ., διὰ τῶν ὅποιών θὰ διέλθῃ τὸ δίκτυον καὶ προσδιορισμὸς τῶν ὅρίων τῶν ἰδιοκτησιῶν.

β) 'Ο ἐπίτονος κατασκευάζεται ἀπὸ ἀνοξείδωτον συρματόσχοινον μεγάλης ἀντοχῆς, τὸ ὅποιον ἀπὸ τὸ ἔνα ἄκρον προσδένεται εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ στύλου καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλον ἀγκυροῦται ἐντὸς τοῦ ἐδάφους. Οἱ ἐπίτονοι χρησιμοποιοῦνται διὰ νὰ παραλαμβάνουν μέρος τῶν δυνάμεων, αἱ ὅποιαι καταπονοῦν τοὺς στύλους ἐνὸς ἡλεκτρικοῦ δικτύου, ὅταν οὗτοι εἰναι τοποθετημένοι εἰς τὰς γωνίας ἡλεκτρικῆς γραμμῆς, εἰς τὰ τέρματα αὐτῆς κ.λπ. 'Η ἀγκύρωσις τῶν ἐπιτόνων ἐντὸς τοῦ ἐδάφους γίνεται συνήθως διὰ μιᾶς ράβδου ἀγκυρώσεως καὶ μιᾶς ξυλοδοκοῦ, ὥπως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 3. Eἰς

Σχ. 3.



τὰ δίκτυα μέσης τάσεως πρὸ τῆς προσδέσεως τοῦ ἐπιτόνου ἐπὶ τοῦ στύλου παρεμβάλλεται μονωτήρι.

Εἰς τὰς περιπτώσεις, κατὰ τὰς ὅποιας δὲν εἰναι δυνατὴ ἡ τοποθέτησις ἐπιτόνου, τοποθετεῖται ἀντ' αὐτοῦ ἀντηρίς. 'Η ἀντηρίς εἰναι ξύλινος στῦλος, ὁ ὅποιος τοποθετεῖται κατὰ τὴν διεύθυνσιν τῆς συνισταμένης ἐπιφορτίσεως τοῦ ξυλίνου στύλου, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀντίθετον πλευρὰν ἀπὸ αὐτὴν ποὺ τοποθετεῖται ὁ ἐπίτονος, ώς φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 3. Τὸ ἔνα ἄκρον τῆς ἀντηρίδος προσδένεται εἰς τὸν στῦλον διὰ κοχλιῶν μετὰ περικοχλιῶν, τὸ δὲ ἄλλον ἄκρον αὐτῆς πακτοῦται ἐντὸς τοῦ ἐδάφους, συνήθως τῇ βοηθείᾳ ξυλοδοκοῦ.

γ) [Έδω ό ἔξεταζόμενος νὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται εἰς τὴν παράγραφον 6.5, τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ].

4. α) Οἱ μονωτῆρες μετὰ στηρίγματος στερεοῦνται ἐπὶ τῶν στύλων τῆς ἡλεκτρικῆς γραμμῆς μέσω εἰδικοῦ στηρίγματος καὶ συνεπῶς παραμένουν ἀκίνητοι. Χρησιμοποιοῦνται εἰς δίκτυα χαμηλῆς καὶ μέσης τάσεως.


Οἱ πλέον συνηθισμένοι μονωτῆρες μετὰ στηρίγματος εἰναι οἱ τύποι «κώδωνος» ὡς ἐκ τοῦ σχήματός των, οἱ δόποιοι χρησιμοποιοῦνται γενικῶς εἰς τὰ δίκτυα μέσης τάσεως εἰς τὴν χώραν μας. "Ἐνας τοιοῦτος μονωτήρ φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 4.

Ο μονωτήρ εἰναι κατεσκευασμένος ἐκ πορσελάνης, δὲ ἀριθμὸς χιτώνων αὐτοῦ ἔξαρταται ἀπὸ τὴν τάσιν τοῦ δικτύου, εἰς τὸ δόποιον πρόκειται νὰ ἐγκατασταθῇ.

Τὸ στήριγμα τοῦ μονωτῆρος εἰναι χαλύβδινον καὶ εἰς τὸ ἔνα ἄκρον αὐτοῦ βιδώνεται δ μονωτήρ μὲ παρεμβολὴν καννάβεως καὶ μινίου ἢ συγκολλᾶται μὲ τοιμέντον ἢ μόλυβδον. Τὸ ἄλλο ἄκρον τοῦ χαλύβδινου στηρίγματος στερεώνεται ἐπὶ τοῦ στύλου τῆς ἡλεκτρικῆς γραμμῆς.

Τὰ ἡλεκτρικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν μονωτήρων μετὰ στηρίγματος εἰναι :

- I. 'Η ὀνομαστικὴ τῶν τάσις, δηλαδὴ ἡ τάσις λειτουργίας τῆς γραμμῆς, διὰ τὴν δόποιαν ἔχει ύπολογισθῆ καὶ κατασκευασθῆ δ μονωτήρ.
  - II. 'Η τάσις ύπερπηδήσεως, δηλαδὴ ἡ τάσις ποὺ ἀπαιτεῖται νὰ ἐφαρμοσθῇ, διὰ νὰ ἀρχίσῃ νὰ ἐμφανίζεται ἡλεκτρικὸν τόξον ἔξωτερικῶς τῆς μάζης τοῦ μονωτῆρος.
- Διακρίνομε : τάσιν ύπερπηδήσεως ἐν ξηρῷ καὶ τάσιν ύπερπηδήσεως ύπὸ βροχῆν.

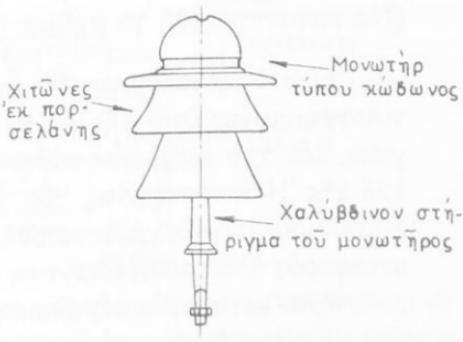

Σχ. 4.

III. Ή τάσις διασπάσεως, δηλαδή ή τάσις είς τήν όποιαν ύποβαλλόμενος ό μονωτήρ ύφισταται διάσπασιν τοῦ μονωτικοῦ του ύλικοῦ, δημιουργουμένου σπινθῆρος διὰ μέσου αύτοῦ.

β) [Έδω ό ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ἐν συντομίᾳ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τοὺς ἐναερίους ύποσταθμοὺς διανομῆς εἰς τήν παράγραφον 10.2 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ].

(Νὰ κατασκευασθῇ τὸ σχῆμα 10.2α ἢ τὸ σχῆμα 10.2β).

γ) [Έδω ό ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὰς τυποποιημένας ύπὸ τῆς ΔΕΗ τάσεις μεταφορᾶς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας καὶ τὴν ἐμβέλειαν αὐτῶν εἰς τὴν παράγραφον 6.3 σελίδα 126 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ).

Συμπληρωματικῶς νὰ ἀναφερθῇ ὅτι ἡδη ἡ ΔΕΗ ἐγκαθιστᾶ δίκτυα μεταφορᾶς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας ύπὸ τάσιν 380 kV διὰ τὴν οἰκονομικωτέραν μεταφορὰν μεγάλων φορτίων εἰς πολὺ μεγάλας ἀποστάσεις. 'Επίσης ἡ μέση τάσις θὰ τυποποιηθῇ εἰς τὸ μέλλον δι' ὀλόκληρον τὴν 'Ἐλλάδα εἰς 20 kV].


5. α) [Έδω ό ἔξεταζόμενος θὰ περιγράψῃ ἐν συντομίᾳ τὰ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὰ ἔξαρτήματα τῶν ύπογείων καλωδίων εἰς τὴν παράγραφον 9.4, 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ].

β) Τὰ κύρια μέρη τοῦ μηχανολογικοῦ τμήματος ἐνὸς ἀτμοηλεκτρικοῦ σταθμοῦ παραγωγῆς παρίστανται εἰς τὸ σχῆμα 5. Τὸ πρῶτον κύκλωμα εἶναι τὸ τοῦ ἀέρος —καυσίμου— καυσαερίων, δηλαδή τὸ τῆς θερμικῆς ἐνέργειας, ἡ ὅποια προσδίδεται διὰ τῆς καύσεως ἄνθρακος ἢ βαρέος πετρελαίου ἢ καὶ μίγματος αὐτῶν. 'Ο ἀήρ τῆς ἀτμοσφαίρας ἀναμιγνύεται μετὰ τοῦ καυσίμου εἰς τὴν χοάνην τοῦ λέβητος, ὅπου λαμβάνει χώραν ἢ καῦσις. Τὰ καυσάερια διέρχονται διὰ μέσου τῶν διόδων τοῦ ἀτμολέβητος καὶ τῶν βοηθητικῶν συσκευῶν αύτοῦ, ὅπου ἀποδίδουν τὸ μέγιστον μέρος τῆς θερμικῆς των ἐνέργειας καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπάγονται εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν.

Τὸ δεύτερον κύκλωμα εἶναι τὸ τοῦ ὑδατος —ἀτμοῦ. Εἰς τὴν ἀπλουστέραν μορφὴν ὕδωρ (συμπυκνωμένος ἀτμὸς) εἰσέρχεται τῇ βοη-

θεία άντλίας εἰς τὸν λέβητα, παραλαμβάνει ἐνέργειαν ἀπὸ τὸ προηγούμενον κύκλωμα ὑπὸ μορφὴν θερμότητος καὶ ἔξερχεται τοῦ λέβητος ὑπὸ μορφὴν ἀτμοῦ. Οἱ ἀτμὸς εἰσέρχεται κατόπιν εἰς τὸν ἀτμοστρόβιλον, ὃπου ἀποδίδει μέρος τῆς ἐνέργειας του ὑπὸ μορφὴν μηχανικῆς ἐνέργειας καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσέρχεται εἰς τὸν συμ-

Σχ. 5.

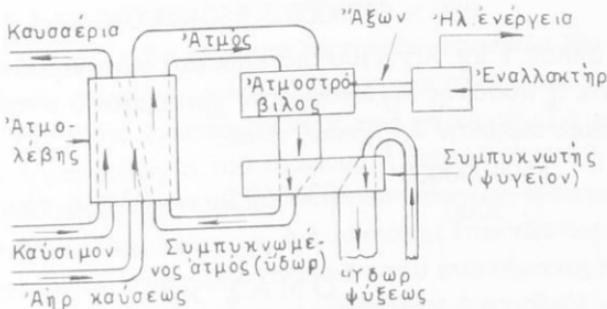

πυκνωτὴν (ψυγεῖον), ὅπου ὑπὸ χαμηλὴν πίεσιν μετατρέπεται εἰς ὕδωρ. Τὸ ὕδωρ ἐκ τοῦ συμπυκνωτοῦ ἐπανέρχεται εἰς τὸν λέβητα διὰ μέσου προθερμαντῶν (ἔνα μέρος τοῦ ἀτμοῦ μετὰ τὸν ἀτμοστρόβιλον διδεύει εἰς τοὺς προθερμαντῆρας). Τὸ κύκλωμα τοῦτο εἶναι τὸ κυριώτερον τοῦ μηχανολογικοῦ τμήματος συνεργαζόμενον μὲ δῆλα τὰ ἄλλα κυκλώματα αὐτοῦ.

Τὸ τρίτον κύκλωμα εἶναι τὸ τοῦ ὕδατος ψύξεως. Τὸ ὕδωρ τοῦτο κυκλοφοροῦν τῇ βοηθείᾳ ἀντλίας μέσα ἀπὸ τοὺς αὐλοὺς τοῦ συμπυκνωτοῦ (ψυγείου) παραλαμβάνει ἔνα ποσὸν θερμότητος ἐκ τοῦ ἔξελθόντος ἐκ τοῦ ἀτμοστροβίλου ἀτμοῦ, ὁ δόποιος οὕτω συμπυκνοῦται καὶ μεταβάλλεται εἰς θερμὸν ὕδωρ. Τὸ ὕδωρ ψύξεως ἔξερχεται τοῦ ψυγείου θερμότερον ἀπὸ ὅ,τι εἰσῆλθεν εἰς αὐτό, λόγῳ τῆς παραληφθείσης θερμότητος.

Ἡ μηχανικὴ ἐνέργεια, εἰς τὴν δόποιαν μετετράπη εἰς τὸν ἀτμοστρόβιλον ἡ θερμικὴ ἐνέργεια τοῦ ἀτμοῦ διὰ τοῦ ἄξονος αὐτοῦ, μεταδίδεται εἰς τὴν ἡλεκτρογενήτριαν (ἐναλλακτῆρα), διὰ νὰ μετατραπῇ εἰς ἡλεκτρικὴν ἐνέργειαν.

γ) Ο θερμικὸς σταθμὸς διὰ τὴν ίσχὺν τῶν  $N = 80 \text{ MW}$  εἰς 24 ὥρας θὰ παράγῃ ἐνέργειαν :

$$A = N \cdot t = 80 \times 24 = 1920 \text{ MWh.}$$

"Αρα ἐκ τοῦ καυσίμου θὰ πρέπει νὰ λαμβάνη ἐνέργειαν :

$$A_1 = \frac{A}{\eta} = \frac{1920}{0,30} = 6400 \text{ MWh.}$$

Γνωρίζομεν ὅτι 1 kWh εἶναι ἴσοδύναμον πρὸς 860 kcal. Ἐπομένως διὰ τὰς  $A_1 = 6400 \text{ MWh} = 6400000 \text{ kWh}$  θὰ ἀπαιτοῦνται :

$$860 \times 6400000 = 5504000000 \text{ kcal.}$$

'Εξ ἄλλου 1 kg λιγνίτου διὰ καύσεως δίδει θερμότητα 3000 kcal, δόποτε ἡ ποσότης λιγνίτου, ποὺ χρείαζεται ὁ σταθμὸς διὰ τὴν ἀνωτέρω θερμικὴν ἐνέργειαν, εἶναι :

$$\frac{5504000000}{3000} = 1834660 \text{ kg} = 1834,66 \text{ τόννους.}$$

### Ο Μ'Α Σ 3η

1. α) [Έδω ὁ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται ὡς ἀπάντησις τῆς ἑρωτήσεως β τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1 θέματος τῆς 1ης ὠμάδος].
- β) Οι παράγοντες καθορισμοῦ τῆς θέσεως κατασκευῆς ἐνὸς σταθμοῦ παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας εἶναι διάφοροι και ἔχαρτωνται ἐκ τοῦ εἰδους τοῦ σταθμοῦ παραγωγῆς (θερμοηλεκτρικοί, ὑδροηλεκτρικοί, πυρηνοηλεκτρικοί).

Θερμοηλεκτρικοὶ σταθμοί.

Οι θερμοηλεκτρικοὶ σταθμοὶ ἔγκαθίστανται συνήθως πλησίον τῶν θέσεων ἔξορύξεως τῶν καυσίμων (π.χ. εἰς λιγνιτοφόρους περιοχάς) ἢ εἰς θέσεις, ποὺ τὰ καύσιμα μεταφέρονται εὔκολα. Π.χ. οἱ σταθμοὶ Ἀλιβερίου, Πτολεμαΐδος καὶ ὁ νέος τῆς Μεγαλουπόλεως εύρισκονται πλησίον τῶν ἀντιστοίχων λιγνιτωρυχείων, ἐνῶ ἡ τέως ΗΕΑΠ, ἐπειδὴ μετεχειρίζετο κυρίως πετρέλαιον, εἶχε τὰ ἐργοστάσιά της παραθαλάσσια ('Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου).

'Επίσης θὰ πρέπει εἰς τὰς θέσεις ἔγκαταστάσεως τῶν θερμοηλεκτρικῶν σταθμῶν νὰ ὑπάρχῃ ἄφθονον ὕδωρ ἀπαιτούμενον τόσον διὰ τὴν λειτουργίαν αὐτῶν (ἀτμός), ὃσον καὶ κυρίως διὰ τὴν ψῦξιν.

Υδροηλεκτρικοὶ σταθμοί.

Η ύδραυλικὴ ἐνέργεια τῶν ὑδατοπτώσεων εύρισκεται εἰς ὠρισμένα

σημεία, συνήθως μακράν κατωκημένων περιοχῶν. Ἀναγκαστικῶς ὁ σταθμὸς ἡλεκτροπαραγωγῆς πρέπει νὰ ἔγκατασταθῇ εἰς τὸν τόπον τῆς ύδατοπτώσεως καὶ εἰς σημεῖον, ώστε νὰ ἐκμεταλλεύωμεθα τὸ μέγιστον μέρος τῆς ύδραυλικῆς ἐνεργείας αὐτῶν (Κρεμαστὰ Ἀχελώου, Καστράκι, Λοῦρος, Λάδων, Ταυρωπός κ.λπ.).


### Πυρηνικοὶ σταθμοί.

Εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν πυρηνοηλεκτρικῶν σταθμῶν δὲν τίθεται θέμα μεταφορᾶς καυσίμου, πλὴν ὅμως, ἔτερα σημαντικὰ κριτήρια καθορίζουν τὴν θέσιν ἐγκαταστάσεως τοῦ σταθμοῦ. Τὰ κριτήρια ταῦτα εἶναι ἡ μορφολογία τοῦ ἔδαφους, ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ πυκνότης τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ ροή τῶν ὑπογείων ύδάτων, ἡ καταληλότης τῶν συνθηκῶν θεμελιώσεων, ἡ δυνατότης ἐπεκτάσεως καὶ ἡ ικανοποίησις τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τοῦ συστήματος ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας, μὲ τὸ δόποιον εἶναι συνδεδεμένος ὁ σταθμός.

γ) Ἡ διαφορικὴ προστασία τῶν μετασχηματιστῶν ἰσχύος, π.χ. M/T 150000/15000 V, περιλαμβάνει τὸ μεταξὺ τῶν μονωτήρων διελεύσεως 150 kV τοῦ μετασχηματιστοῦ καὶ τῶν μονωτήρων ἐξόδου τῶν ἐλαιοδιακοπτῶν 15 kV τμῆμα αὐτοῦ. Ἡ προστατευομένη περιοχὴ (τύλιγμα μετασχηματιστοῦ) καλεῖται «ζώνη προστασίας». Ἡ ζώνη προστασίας ἔξασφαλίζεται διὰ τῶν διαφορικῶν ἡλεκτρονόμων, οἱ ὅποιοι τοποθετοῦνται ἔνας εἰς ἕκαστην φάσιν. Οἱ ἡλεκτρονόμοι διαφορικῆς προστασίας δὲν λειτουργοῦν κατόπιν ὑπερφορτίσεως οἰσσδήποτε τιμῆς, ἀλλὰ μόνον συνεπείᾳ σφάλματος ἐντὸς τῆς προστατευομένης ζώνης. Κατασκευάζονται μὲ πολὺ μικροὺς χρόνους λειτουργίας, ἀποτελοῦν δὲ τὴν κυρίως προστασίαν τῶν μετασχηματιστῶν ἰσχύος. Εἰς τὸ σχῆμα 1 δεικνύεται ἡ ἀρχὴ λειτουργίας τῆς διαφορικῆς προστασίας.

Ἡ ροή τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος εἶναι ἔξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ κατὰ τὴν διεύθυνσιν τῶν βελῶν. Μεταξὺ τῶν σημείων A καὶ B ὑπάρχουν τὰ τυλίγματα τῆς μιᾶς φάσεως τοῦ μετασχηματιστοῦ ἰσχύος (πρωτεῦον καὶ δευτερεῦον). Εἰς τὰ ἄκρα τῆς ζώνης προστασίας συνδέονται δύο μετασχηματισταὶ ἐντάσεως  $\Delta_1$ ,  $\Delta_2$ , τῶν δύο ποίων τὰ δευτερεύοντα κλείουν κύκλωμα μέσω δύο λεπτῶν ἀγωγῶν α καὶ β. Οἱ ἀγωγοὶ οὗτοι ὀνομάζονται πιλότοι. Οἱ ἀκροδέκται

τῶν μετασχηματιστῶν ἐντάσεως συνδέονται ἀντιρρόπτως, δηλαδὴ τείνουν νὰ δώσουν ρεῦμα εἰς τὸ κύκλωμα τῶν πιλότων κατὰ τρόπον, ὥστε ἡ τάσις τοῦ ἑνὸς νὰ ἀντισταθμίζῃ τὴν τάσιν τοῦ ἄλλου, ἐφ' ὅσον βεβαίως ἡ ἐντάσις ρεύματος εἰς τὰ πρωτεύοντα τῶν δύο μετασχηματιστῶν ἐντάσεως εἶναι ἡ αὐτή.

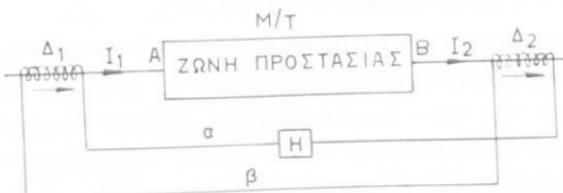

Σχ. 1.

Τοῦτο ὅμως δὲν συμβαίνει εἰς τοὺς μετασχηματιστὰς ίσχύος, ὅπου ἡ ἐντάσις ἡλεκτρικοῦ ρεύματος πρωτεύοντος  $I_1$  εἶναι διαφορετική τῆς τοῦ δευτερεύοντος  $I_2$ , λόγω τῆς σχέσεως μετασχηματισμοῦ. Δι' αὐτὸν τὸν λόγον οἱ δύο μετασχηματισταὶ ἐντάσεως πρέπει νὰ ἔχουν κατάλληλον ἀριθμὸν ἐλιγμάτων, ὥστε τὰ δευτερεύοντά των νὰ δίδουν τὴν αὐτὴν τάσιν κατὰ τὴν κανονικὴν λειτουργίαν τοῦ μετασχηματιστοῦ ίσχύος.

'Ἐφ' ὅσον δὲν ὑπάρχει σφάλμα εἰς τὴν ζώνην προστασίας, δύναται, βάσει τῶν ἀνωτέρω, νὰ θεωρηθῇ ὅτι εἶναι  $I_1 = I_2$  καὶ αἱ τάσεις τῶν δευτερεύοντων τῶν μετασχηματιστῶν ἐντάσεων ἀντισταθμίζονται. 'Επομένως διὰ τοῦ ἡλεκτρονόμου  $H$  δὲν διέρχεται ἡλεκτρικὸν ρεῦμα.

'Ἐὰν δημοσιεύεται σφάλμα ἐντὸς τῆς ζώνης προστασίας, τότε θὰ εἶναι  $I_1 > I_2$  (κατὰ τὴν ἐντάσιν τοῦ ρεύματος σφάλματος). Εἰς τὴν περίπτωσιν πλήρους βραχυκυκλώματος ἡ  $I_1$  εἶναι ἵση μὲ τὴν ἐντάσιν τοῦ ρεύματος σφάλματος καὶ ἡ  $I_2 = 0$ . Οὕτως ἡ τάσις τοῦ δευτερεύοντος τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐντάσεως  $\Delta_1$  θὰ ὑπερνικήσῃ τὴν τάσιν τοῦ δευτερεύοντος τοῦ  $\Delta_2$  καὶ θὰ προκληθῇ ροὴ ρεύματος διὰ τοῦ ἡλεκτρονόμου  $H$ , δ ὅποιος θὰ προκαλέσῃ ἀνοιγμα τοῦ ἐλαιοδιακόπτου καὶ ἐπομένως ἀπομόνωσιν τοῦ προστατευομένου μετασχηματιστοῦ.

2. α) Οι άγωγοι τῶν ἐναερίων ήλεκτρικῶν δικτύων ύφιστανται φορτίσεις διὰ στατικοῦ ήλεκτρισμοῦ, ὅταν ήλεκτρικῶς φορτισμένα νέφη διέρχωνται ἄνωθέν των. 'Ἡ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον συσσώρευσις ποσότητος ήλεκτρισμοῦ ἐπὶ τῶν άγωγῶν ἐλευθεροῦται ἀκαριαίως, ὅταν ἔξαφονίζεται ἡ δεσμεύουσα ταύτην, ήλεκτρικῶς ἀντίθετος, ποσότης κατὰ τὴν ἔκρηξιν ἀστραπῆς μεταξὺ νεφῶν ἢ κεραυνοῦ, μεταξὺ νέφους καὶ γῆς. Ἀποτέλεσμα τούτου εἶναι ἡ ἀπότομος αὔξησις τοῦ δυναμικοῦ τῆς γραμμῆς ὡς πρὸς γῆν, καὶ συνεπῶς ἡ ἐνδεχομένη διάσπασις τῶν μονωτικῶν διατάξεων τοῦ ήλεκτρικοῦ δικτύου.


"Ἐνας ἀπλοῦς καὶ ἀποτελεσματικὸς τρόπος, διὰ τὴν προστασίαν τῶν ἐναερίων ήλεκτρικῶν δικτύων ἐναντὶ τῶν τοιούτων ἀτμοσφαιρικῶν διαταραχῶν, εἶναι ἡ τοποθέτησις παραλλήλως πρὸς τοὺς άγωγοὺς τοῦ ήλεκτρικοῦ δικτύου καὶ ὅσον τὸ δυνατὸν πλησίον αὐτῶν ἐνὸς (ἢ δύο) άγωγοῦ γειωμένου, ὁ δποῖος καλεῖται «άγωγὸς γῆς». Τότε τὸ ήλεκτρικὸν φορτίον, τὸ δποῖον εἶναι δυνατὸν νὰ συσσωρευθῇ ἐπὶ τῶν άγωγῶν τοῦ ήλεκτρικοῦ δικτύου, διοχετεύεται διὰ τοῦ άγωγοῦ γῆς πρὸς τὸ ἔδαφος.

'Ο ἀγωγὸς γῆς κατασκευάζεται ἀπὸ χάλυβα ἢ χάλυβα μὲ ἐπικάλυψιν χαλκοῦ ἢ κράμα μετάλλων μεγάλης ἀντοχῆς εἰς ἐφελκυσμόν. 'Ο ἀγωγὸς γῆς συνδέεται ήλεκτρικῶς εἰς τὴν κορυφὴν ἑκάστου μεταλλικοῦ ὑποστηρίγματος. Τὸ ὑποστήριγμα (πυλών) γειοῦται καλῶς ἢ τουλάχιστον γειοῦται ἔνα ὑποστήριγμα ἀνὰ 400 μέτρα περίπου. Εἰς τὴν περίπτωσιν ξυλίνων στύλων ὁ ἀγωγὸς γῆς συνδέεται εἰς ἕκαστον στῦλον ἢ τουλάχιστον ἀνὰ 400 μέτρα μήκους γραμμῆς διὰ χαλκίνων άγωγῶν κατερχομένων κατὰ μῆκος τῶν στύλων εἰς τὰ σημεῖα γειώσεως.."

- β) (α) Τὸ σχῆμα 2 παριστᾶ τὴν γραμμήν, ὅταν εἶναι συνδεδεμένος μόνον ὁ κλιβάνος.

Γνωρίζομεν ὅτι ἡ τάσις ἀναχωρήσεως θάξεως θάξεως θάξεως εἶναι :

$$U_{\text{PA}} = U_{\text{PK}} + \Delta U_{\pi} \quad (1)$$

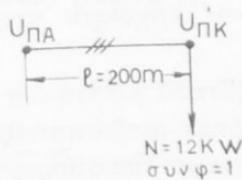

Σχ. 2.

$$\Delta U_{\pi} = \Delta U_{\varphi} \cdot \sqrt{3} = \frac{\rho \cdot l \cdot N_{\varphi}}{S \cdot U_{\varphi}} \cdot \sqrt{3} \quad (2)$$

$$N_{\varphi} = \frac{12000 \text{ W}}{3} = 4000 \text{ W} \quad U_{\varphi} = \frac{380 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 220 \text{ V}$$

$$\rho = 0,018 \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}} \quad S = 35 \text{ mm}^2,$$


δηλαδή σχέσις (2) γίνεται :

$$\Delta U_{\pi} = \frac{0,018 \times 200 \times 4000}{35 \times 220} \times 1,73 = 3,24 \text{ V}$$

και ή ζητουμένη τάσης είς τήν άναχώρησιν της γραμμής έκ της σχέσεως (1) είναι :

$$U_{\Pi A} = 380 + 3,24 = 383,24 \text{ V.}$$

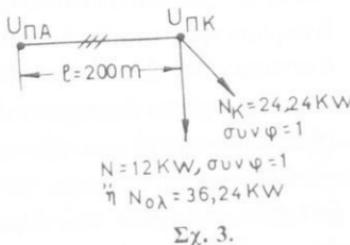(β) Είς τήν περίπτωσιν ταύτην είς τήν ίσχύν τοῦ κλιβάνου προστίθεται και ή ίσχύς τοῦ κινητήρος, ως φαίνεται είς τὸ σχῆμα 3.



Η άπορροφουμένη έκ τοῦ δικτύου ίσχύς τοῦ κινητήρος είς W είναι :

$$N_x = 736 \times \frac{29}{0,88} = \frac{21350}{0,88} = 24240 \text{ W.}$$

Επομένως ή συνολικῶς μεταφερομένη διὰ της γραμμῆς ίσχύς :

$$N_{o\lambda} = 12000 + 24240 = 36240 \text{ W}$$

και ή άνὰ φάσιν ίσχύς

$$N_{o\lambda\varphi} = \frac{36240 \text{ W}}{3} = 12080 \text{ W.}$$

Η πτῶσις τάσεως δίδεται άπό τὸν τύπον :

$$\Delta U_{\pi} = \frac{\rho \cdot l \cdot N_{o\lambda\varphi}}{S \cdot U_{\varphi}} \cdot \sqrt{3} =$$

$$= \frac{0,018 \times 200 \times 12080}{35 \times 220} \cdot \sqrt{3} = 9,78 \text{ V}$$

$$U_{\Pi A} = 380 + 9,78 = 389,78 \text{ V.}$$

3. α) [Έδω δέξεται ζόμενος θά απαντήση έν συντομία βάσει τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς παραγράφους 4.1 καὶ 4.4 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].

β) 'Η μέτρησις τοῦ βέλους ἐνὸς ἀγωγοῦ ἐναερίου δικτύου, ἀνηρτημένου μεταξὺ δύο ὑποστηριγμάτων ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς χρονομέτρου. 'Η μέθοδος αὐτὴ δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ ἀνεξαρτήτως τοῦ μήκους ἀνοίγματος τοῦ ἀγωγοῦ ἢ τοῦ μεγέθους τῆς δυνάμεως τανύσεως.

'Η ἐν λόγῳ μέτρησις πραγματοποιεῖται ὡς ἀκολούθως :

Δίδεται ἔνα κτύπημα εἰς τὸν ἀγωγὸν πλησίον τοῦ ἐνὸς ἐκ τῶν σημείων στηρίξεως αὐτοῦ καὶ ταυτοχρόνως τίθεται εἰς λειτουργίαν ὅποια δέενει πρὸς τὸ ἔτερον σημεῖον στηρίξεως τοῦ ἀγωγοῦ, ὅπου καὶ θὰ ἀνακλασθῇ. Εἰς τὴν τρίτην ἐπιστροφὴν τοῦ κύματος ὃπου καὶ θὰ ἀνακλασθῇ. Εἰς τὴν τρίτην ἐπιστροφὴν τοῦ κύματος τρεῖς φοράς, τότε τὸ βέλος τοῦ ἀγωγοῦ (εἰς π.) ὑπολογίζεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$D = 0,034 \times t^2.$$

'Η μέθοδος αὐτὴ χρησιμοποιεῖται κυρίως διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ βέλους ἀγωγῶν εἰς ἀνοίγματα ἡλεκτρικῶν δικτύων κανονικοῦ μήκους.

γ) 'Η οἰκονομική λειτουργία τῶν σταθμῶν παραγωγῆς ἐνὸς στήματος παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀποτελεῖ ἔνα ἐκ τῶν βασικῶν στοιχείων τῆς ὅλης λειτουργίας αὐτοῦ.  
'Η οἰκονομική λειτουργία τοῦ συστήματος στηρίζεται εἰς τοὺς ἀκολούθους κανόνας :

I. 'Η φόρτισις τῶν μονάδων τῶν ἀτμοηλεκτρικῶν σταθμῶν νὰ πραγματοποιῆται εἰς τὴν οἰκονομικωτέραν περιοχὴν λειτουργίας των.

II. 'Η ἐκμετάλλευσις τῆς ἔτησίας διαθεσίμου ποσότητος ὕδατος τῶν ὑδροηλεκτρικῶν σταθμῶν νὰ πραγματοποιῆται κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ περισσότερον ὕδωρ καὶ νὰ ἀποφεύγηται ἡ ὑπερχείλισις τῶν λιμνῶν.

III. Μεταξύ δύο σταθμῶν τοῦ συστήματος νὰ φορτίζεται ἐκεῖνος, ποὺ θὰ δώσῃ τὸ μικρότερον κόστος ἀνὰ kWh εἰς τὰ σημεῖα καταναλώσεως.

Μὲ βάσιν τοὺς ἀνωτέρω κανόνας, οἱ ἀτμοηλεκτρικοὶ σταθμοὶ εἰναι συνήθως σταθμοὶ βάσεως, οἱ δὲ ὑδροηλεκτρικοὶ σταθμοὶ συνήθως αἰχμῆς, δύνανται ὅμως νὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ ὡς σταθμοὶ βάσεως (τὸν χειμῶνα).

Ἐξ ἄλλου οἱ μεγάλοι θερμικοὶ σταθμοὶ παραγωγῆς, ἀποτελούμενοι συνήθως ἀπὸ δλίγας μονάδας μεγάλου μεγέθους ἔκαστη, θὰ πρέπει νὰ λειτουργοῦν συνεχῶς ἐπὶ μῆνας, διὰ τὴν οἰκονομικὴν εὐστάθειαν τοῦ συστήματος, ἐνῶ ἀντιθέτως οἱ μικροὶ δύνανται νὰ τίθενται ἐκτὸς λειτουργίας ἀκόμη καὶ ἀνὰ 24ωρον. Ἡ ειδικὴ 'Υπηρεσία Προγραμματισμοῦ καὶ Ρυθμίσεως ἔκαστου συστήματος παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποίᾳ κατανέμει τὸ φορτίον τοῦ συστήματος εἰς τοὺς διαφόρους σταθμούς, λαμβάνουσα ὑπ' ὅψιν τοὺς ἀνωτέρω κανόνας.

4. α) Ἡ ταλάντωσις εἰς τὰς ἐναερίους ἡλεκτρικὰς γραμμὰς ὀφείλεται εἰς τὴν δρᾶσιν τῶν ἀνέμων καὶ ἀποτελεῖ μίαν ἐκ τῶν σοβαρωτέρων αἰτίων διακοπῆς τῆς λειτουργίας αὐτῶν.

Ταλάντωσις συχνότητος ἐνὸς κύκλου ἀνὰ δευτερόλεπτον (περίπου) ὀφειλομένη εἰς πνοὴν ἰσχυροῦ ἀνέμου συνοδευομένου ὑπὸ χιονοθύ-έλλης δημιουργεῖ πλάτος ταλαντώσεως τῶν ἀγωγῶν τοῦ δικτύου ἀρκετὰ μεγάλο (6 μέτρα καὶ περισσότερον), μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἀγωγοὶ νὰ ἔρχωνται εἰς ἐπαφὴν μεταξύ των καὶ νὰ καθίστανται ἀδύνατος ἡ λειτουργία τῆς γραμμῆς.<sup>7</sup> Άλλη μορφὴ ταλαντώσεως, ἔξαρτωμένη ἐκ τῆς ταχύτητος τοῦ ἀνέμου καὶ τοῦ μεγέθους τῶν ἀγωγῶν, εἶναι ἡ τοιαύτη μικροῦ πλάτους ( $2 \div 3$  ἑκατοστόμετρα περίπου) μεγάλης ὅμως συχνότητος ( $5 \div 100$  c/sec). Ἡ ταλάντωσις αὐτὴ εἶναι ἐπικίνδυνος διὰ τὰ σημεῖα στηρίξεως τῶν ἀγωγῶν, τὰ ὁποῖα καταπονοῦνται καὶ θραύσονται.

Πρὸς ἀποφυγὴν τῶν δυσαρέστων ἀποτελεσμάτων ἐκ τῶν ταλαντώσεων τοποθετοῦνται ἐπὶ τῶν ἀγωγῶν εἰδικὰ ἔξαρτήματα, τὰ ὁποῖα ἀποσκοποῦν εἰς τὴν πρόληψιν τῆς γενέσεως τῶν ταλαντώ-

σεων ή τὸν περιορισμὸν αὐτῶν. Τὰ ἔξαρτήματα ταῦτα εἶναι οἱ ράβδοι ὁπλισμοῦ καὶ οἱ ἀποσθετῆρες ταλαντώσεων.

β) Γνωρίζομεν ὅτι ὁ ὀλικὸς βαθμὸς ἀποδόσεως τοῦ θερμικοῦ σταθμοῦ εἶναι :

$$\eta_{\text{ολ}} = \eta_{\text{λεβ}} \times \eta_{\text{στρβ}} \times \eta_{\text{γεν}} = 0,70 \times 0,34 \times 0,95 = 0,226,$$

ὅπότε ἡ προσδιδομένη ὑπὸ τοῦ καυσίμου ἐνέργεια ἀνὰ 24ωρον θὰ εἶναι :

$$A_{\text{προσδιδομένη}} = \frac{A_{\text{λαμβανομένη}}}{\eta_{\text{ολ}}} = \frac{4000 \text{ kW} \times 24 \text{ H}}{0,226} \simeq 425000 \text{ kWh}.$$

Μία (1) kWh ισοδυναμεῖ πρὸς 860 kcal. \*Αρα αἱ 425000 kWh ισοδυναμοῦν πρόσ :

$$425000 \times 860 \simeq 366000000 \text{ kcal.}$$

Συνεπῶς ἡ ζητουμένη ἀνὰ 24ωρον ἀπαιτουμένη ποσότης πετρελαίου, δεδομένου ὅτι ἕκαστον kg ἀποδίδει 1000 kcal, εἶναι :

$$B = \frac{366000000}{10000} = 36600 \text{ kg} = 36,6 \text{ ton.}$$

5. α) Διακρίνομε δύο κύρια τμήματα εἰς ἓνα σταθμὸν παραγωγῆς ήλεκτρικῆς ἐνέργειας.

I. Τὸ μηχανολογικὸν τμῆμα, τὸ ὅποῖον περιλαμβάνει τὰς ἀπαρατήτους ἐγκαταστάσεις, διὰ τὴν μετατροπὴν μιᾶς μορφῆς ἐνέργειας (χημικῆς, ὑδραυλικῆς, πυρηνικῆς) εἰς μηχανικὴν ἐνέργειαν.

II. Τὸ ηλεκτρικὸν τμῆμα, τὸ ὅποῖον περιλαμβάνει τὰς ἀπαρατήτους ἐγκαταστάσεις διὰ τὴν μετατροπὴν τῆς μηχανικῆς ἐνέργειας εἰς ηλεκτρικὴν ἐνέργειαν, καθὼς καὶ τὰς ἐγκαταστάσεις μετασχηματισμοῦ τῆς τάσεως τοῦ παραγομένου ρεύματος, ἐλέγχου καὶ ρυθμίσεως.

β) Διὰ τὴν προστασίαν τῶν μηχανημάτων ὑποσταθμοῦ ἀπὸ τοὺς ὑπερτάσεις, μία τῶν χρησιμοποιουμένων μεθόδων εἶναι ἡ τοποθέτησις ἀκίδων ἀπαγωγῆς ὑπερτάσεων, τῶν ὅποίων τὸ κάτω μέρος γειοῦται, ἐνῶ τὸ ἄνω εὑρίσκεται ὑπὸ τάσιν. \*Ο καθορισμὸς τοῦ διακένου εἶναι θέμα ηλεκτρικῆς μελέτης τοῦ ὑποσταθμοῦ.

γ) [Εις άπαντησιν τοῦ ἑρωτήματος τούτου ὁ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ, μὲ σχετικὴν συντομίαν, ὅσα ἀναφέρονται εἰς τὰς σελ. 201 ἵνα 205 τῆς παραγράφου 9.4 εἰς τὴν 'Ηλεκτροτεχνίαν, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].

### Ο Μ Α Σ 4η

1. α) ['Εδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ άπαντήσῃ δι' ὅσων περιέχονται εἰς τὴν παράγραφον 4.3 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].


β) Εἰς τὸ σχῆμα 1 παρίσταται μονογραμμικῶς ὁ ὑποσταθμὸς καὶ τὸ δίκτυον τροφοδοτήσεως δι' ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας τῆς βιομηχανίας.

(α) 'Η διατομὴ S τῶν ἀγωγῶν τῆς ἐναερίου γραμμῆς μεταφορᾶς δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$S = \rho \frac{l}{R}.$$

'Εξ ἄλλου

$$R = \frac{N_{\alpha\pi}}{3 \cdot I^2}.$$

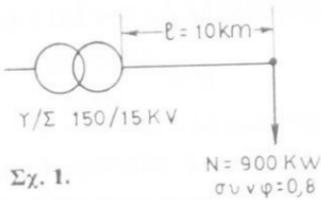

Σχ. 1.

Δεδομένου ὅτι ἡ ἴσχυς ἀπωλειῶν εἶναι 4% τῆς ἀναχωρούστης ἴσχύος, θὰ εἶναι  $\frac{4}{96}$  τῆς ἴσχύος καταναλώσεως, δηλαδὴ θὰ εἶναι :

$$N_{\alpha\pi} = \frac{4 \times 900}{96} = 37,5 \text{ kW.}$$

'Επίσης εἶναι :

$$I = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sigma v \varphi} = \frac{900000}{\sqrt{3} \times 15000 \times 0,8} = 43,3 \text{ A.}$$

'Αρα :

$$R = \frac{37500}{3 \times 43,32} = 6,67 \Omega,$$

ὅπότε :

$$S = \rho \frac{l}{R} = 0,03 \times \frac{10000}{6,67} = 45 \text{ mm}^2.$$

Τὴν διατομὴν ταύτην ἐλέγχομεν εἰς θερμικὴν ἀντοχήν. Ἡτοι: διὰ  $I_{\text{επ}} = 2,5 \text{ A/mm}^2$  ἡ ἀπαιτουμένη διατομὴ εἶναι :

$$S' = \frac{I}{I_{\text{επ}}} = \frac{43,3 \text{ A}}{2,5 \text{ A/mm}^2} \simeq 17 \text{ mm}^2.$$

Ἐκλέγομε τὴν μεγαλυτέραν διατομὴν  $S = 45 \text{ mm}^2$ .

(β) Τὸ βάρος τοῦ ἀγωγίμου ύλικοῦ θὰ εἶναι (καὶ διὰ τοὺς τρεῖς ἀγωγούς φάσεως) :

$$B = 3 \cdot l \cdot \gamma \cdot S = 3 \times 10000 \text{ m} \times 2600 \text{ kg/m}^3 \times 45 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = \\ = 3510 \text{ kg.}$$

(γ) Ἡ ὠμικὴ πτῶσις τάσεως εἶναι :

$$I \cdot R = 43,3 \times 6,67 = 289 \text{ V.}$$

Ἡ αὐτεπαγωγικὴ πτῶσις τάσεως εἶναι :

$$I \cdot X = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L \cdot I =$$

$$2 \times 3,14 \times 50 \times (0,004 \times 10) \times 43,3 = 545 \text{ V.}$$

(δ) Ἡ φασικὴ τάσις κατὰ τὴν ἀναχώρησιν τῆς γραμμῆς δίδεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$U'_{\varphi} = \sqrt{(U_{\varphi} \sin \varphi + IR)^2 + (U_{\varphi} \eta \mu \varphi + IX)^2}$$

ὅπου :

$$U_{\varphi} = \frac{15000}{\sqrt{3}} = 8760 \text{ V} \quad \sin \varphi = 0,8 \quad IR = 289 \text{ V}$$

$$\eta \mu \varphi = \sqrt{1 - 0,8^2} = 0,6 \quad IX = 545 \text{ V}, \quad \text{ὅτε}$$

$$U'_{\varphi} = \sqrt{(8760 \times 0,8 + 289)^2 + (8760 \times 0,6 + 545)^2} = 9320 \text{ V.}$$

Καὶ συνεπῶς ἡ ζητουμένη πολικὴ τάσις :

$$U' = \sqrt{3} \cdot U'_{\varphi} = \sqrt{3} \times 9320 = 16100 \text{ V.}$$

2. α) [Ἐδῶ δὲ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τοὺς σταθμούς βάσεως καὶ τοὺς αἰχμῆς εἰς τὰς παραγράφους 1·3 καὶ 1·5 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].

β) Γενικῶς εἰς ἓνα ὑποσταθμὸν μεταφορᾶς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας (π.χ. 150 kV/15 kV) διακρίνομε τὴν προστασίαν τοῦ μετασχηματι-στοῦ ἰσχύος καὶ τὴν προστασίαν τῶν ζυγῶν ὑψηλῆς τάσεως (150 kV).

Εις ἔνα μετασχηματιστὴν ἰσχύος ὑποσταθμοῦ μεταφορᾶς διακρίνομε :

- I. Τὴν διαφορικὴν προστασίαν, ἐπιτυγχανομένην μὲ τὴν βοήθειαν τῶν διαφορικῶν ἡλεκτρονόμων καὶ μὲ περιοχὴν προστασίας τὴν μεταξὺ τῶν μονωτήρων διελεύσεως Y.T. (150 kV) τοῦ μετασχηματιστοῦ ἰσχύος καὶ τῶν μονωτήρων ἔξόδου τῶν ἐλαιοδιακοπτῶν M/T (15 kV).
  - II. Τὴν προστασίαν δι' ἡλεκτρονόμων ὑπερφορτίσεως, οἵ δόποιοι διεγείρονται ἀπὸ τὸ ἡλεκτρικὸν ρεῦμα τῶν μετασχηματιστῶν ἐντάσεως τοῦ ὑποσταθμοῦ, ὅταν τοῦτο ὑπερβῇ τὴν ἐπιτρεπομένην τιμήν.
  - III. Τὴν προστασίαν διὰ θερμομέτρων. Τὰ θερμόμετρα εἰς τὸν μετασχηματιστὴν χρησιμοποιοῦνται ἀφ' ἐνὸς μὲν διὰ τὴν ἔνδειξην τῆς θερμοκρασίας τοῦ ἐλαίου ψύξεως αὐτοῦ, ἀφ' ἔτερου δὲ διὰ τὴν προστασίαν τοῦ μετασχηματιστοῦ ἀπὸ ὑπερθερμάνσεις.
  - IV. Τὴν προστασίαν μέσω ἡλεκτρονόμου Buchholz (Μπούχολτς). Ο ἡλεκτρονόμος Buchholz προστατεύει τὸν μετασχηματιστὴν ἀπὸ τὴν διαρροὴν τοῦ ἐλαίου ψύξεως αὐτοῦ, ἐσωτερικὰ βραχυκυκλώματα κ.λπ.
- ‘Η πλέον συνήθης μέθοδος προστασίας τῶν ζυγῶν ὑψηλῆς τάσεως ἐνὸς ὑποσταθμοῦ μεταφορᾶς εἶναι ἡ διὰ διαφορικῶν ἡλεκτρονόμων. Εἰς τὴν περίπτωσιν ὅπου εἰς τὸν ὑποσταθμὸν μεταφορᾶς δὲν ὑπάρχουν διακόπται ὑψηλῆς τάσεως, τότε οἱ ζυγοὶ προστατεύονται ἀπὸ τὴν προστασίαν τῶν γραμμῶν μεταφορᾶς.
- Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω εἰς ἔνα ὑποσταθμὸν μεταφορᾶς ἔχομε τὴν προστασίαν τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐσωτερικῆς ὑπηρεσίας τοῦ ὑποσταθμοῦ (ἀποζευκτικαὶ ἀσφάλειαι), τὴν προστασίαν τῶν μετασχηματιστῶν τάσεως, τοῦ ὑποσταθμοῦ (ἀποζευκτικαὶ ἀσφάλειαι), τὰ ἀλεξικέραυνα μέσης τάσεως καὶ τὰς ἀκίδας ὑπερτάσεων, διὰ τὴν προστασίαν τῶν μηχανημάτων τοῦ ὑποσταθμοῦ ἀπὸ ὑπερτάσεις.
- γ) [Ἐδῶ δὲ ἔχεται ζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὴν γείωσιν λειτουργίας καὶ τὸν σκοπὸν αὐτῆς εἰς τὰ δίκτυα εἰς τὴν παράγραφον 11.4 τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, Ἰδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].

3. α) [Έδω δέ εξεταζόμενος θά περιλάβη όσα άναφέρονται σχετικῶς εἰς τὴν παράγραφον 8.2, τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].

β) (α) Η μεγίστη ἔντυσις ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, ποὺ δυνάμεθα νὰ μεταφέρωμε μὲ ύπογειον καλώδιον N.Y.Y.  $4 \times 70 \text{ mm}^2$  ὑπὸ δόνομαστικήν τάσιν 380 V, μᾶς δίδεται ότι εἶναι  $I = 173 \text{ A}$ . 'Επομένως ή ζητουμένη μεγίστη ίσχύς, ή δυναμένη νὰ μεταφερθῇ διὰ τοῦ καλωδίου θὰ εἶναι :

$$N = \sqrt{3} \cdot U \cdot I = \sqrt{3} \times 380 \times 173 = 114000 \text{ VA} = 114 \text{ kVA.}$$

(β) Εἰς τὸ σχῆμα 2 παρίσταται ἡ γραμμὴ (ύπογειον καλώδιον), ἡ τροφοδοτοῦσα ἐκ τοῦ μετα- σχηματιστοῦ τὴν κατανάλωσιν.


'Η ἐπιτρεπομένη πτῶσις τάσεως (πολική) εἰς τὴν γραμμὴν εἶναι :

$$\Delta U_\pi = 400 - 380 = 20 \text{ V},$$

ὅτε ἡ φασικὴ πτῶσις τάσεως θὰ εἶναι:

$$\Delta U_\varphi = \frac{\Delta U_\pi}{\sqrt{3}} = \frac{20}{\sqrt{3}} = 11,55 \text{ V.}$$

Σχ. 2.

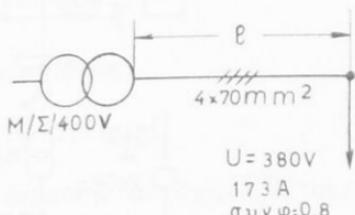

'Εκ τῆς γνωστῆς σχέσεως :

$$\Delta U_\varphi = \frac{\rho \cdot l \cdot I \cdot \sin \varphi}{S}$$


εύρισκομεν :

$$l = \frac{\Delta U_\varphi \cdot S}{\rho \cdot \sin \varphi \cdot I} = \frac{11,55 \times 70}{0,018 \times 0,8 \times 173} = 324 \text{ m.}$$

"Ητοι ἡ μεγίστη ἀπόστασις, εἰς τὴν δποίαν δυνάμεθα νὰ μεταφέρωμε τὴν ίσχύν τῶν 114 kVA, εἶναι 324 μέτρα.


4. α) Τὸ ἡλεκτρικὸν τμῆμα ἐνὸς ὄδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ περιλαμβάνει τὰς ἡλεκτρογενητρίας, τὰς διεγερτρίας, τὸ σύστημα ρυθμίσεως τάσεως, διάφορα βοηθητικὰ κυκλώματα, τοὺς μετασχηματιστὰς ἀνυψώσεως τάσεως καὶ τὸν ὑποσταθμὸν μετὰ τῶν ἀναχωρουσῶν γραμμῶν μεταφορᾶς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας.

Εις τὸ σχῆμα 3 παρίσταται τὸ μονογραμμικὸν διάγραμμα τοῦ ἡλεκτρικοῦ τμήματος ἐνὸς ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ.

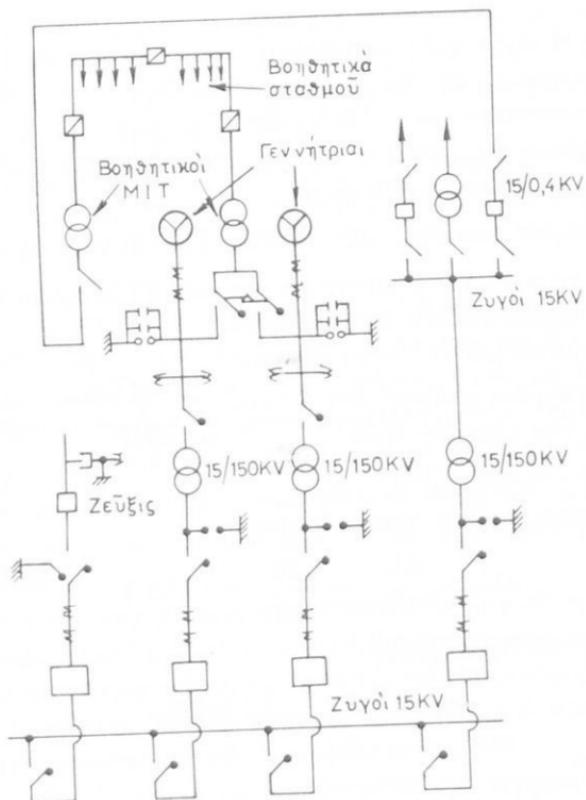

Σχ. 3.

β) Εις τὸ σχῆμα 4 παρίσταται μονογραμμικῶς ἡ συνδέουσα τοὺς δύο ὑποσταθμοὺς ἡλεκτρικὴ γραμμὴ τῶν 15000 V.

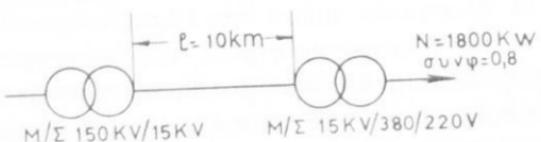

Σχ. 4.

‘Η άπωλεια ίσχύος είς τὴν γραμμήν είναι :

$$N_{\alpha\pi} = \frac{6}{100} \cdot N = \frac{6}{100} \times 1800 \text{ kW} = 108 \text{ kW}.$$

Έξ αλλου είναι :

$$N_{\alpha\pi} = 3 \cdot I^2 \cdot R \quad \text{ή} \quad R = \frac{N_{\alpha\pi}}{3 \cdot I^2}.$$

‘Η έντασις γραμμῆς ύπολογίζεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$I = \frac{N}{3 \cdot U \cdot \sin \varphi} = \frac{1800000}{3 \times 15000 \times 0,8} = 86,6 \text{ A},$$

όποτε έχομεν :

$$R = \frac{N_{\alpha\pi}}{3 \cdot I^2} = \frac{108000}{3 \times 86,6^2} = 4,79 \Omega.$$

‘Η ζητουμένη διατομὴ S δίδεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$S = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{0,03 \times 10000}{4,79} = 62,7 \text{ mm}^2.$$

Έλεγχομε τὴν διατομὴν ταύτην είς θερμικήν ἀντοχήν. Ήτοι : διὰ  $I_{\alpha\pi} = 2,2 \text{ A/mm}^2$  ἡ ἀπαιτουμένη διατομὴ είναι :


$$S' = \frac{I}{I_{\alpha\pi}} = \frac{86,6}{2,2} = 39,4 \text{ mm}^2.$$

Έκλεγομε τὴν μεγαλυτέραν διατομὴν  $S = 62,7 \text{ mm}^2$  (τυποποιημένην  $70 \text{ mm}^2$ ).

5. α) “Ενας διακόπτης ίσχύος ἀναλόγως τῆς χρησιμοποιουμένης μεθόδου διὰ τὴν σβέσιν τοῦ δημιουργουμένου κατὰ τὴν διακοπὴν τόξου δύναται νὰ καταταγῇ εἰς μίαν ἐκ τῶν κάτωθι κατηγοριῶν :

- I. Σβέσις τόξου διὰ βεβιασμένης ἐμφυσήσεως ἀέρος (διακόπτης ἀέρος), ἢ ἔκτοξεύσεως ἑλαίου (ἔλαιοδιακόπτης μὲ μηχανικήν ἔκτοξευσιν ἑλαίου).
- II. Φυσική σβέσις τοῦ τόξου (ήλεκτρομαγνητική ἐμφύσησις, προκαλοῦσα ἐπιμήκυνσιν τοῦ τόξου, ὥστε ἡ πηγὴ νὰ καταστῇ ἀδύνατον νὰ τὸ συντηρήσῃ).
- III. Σβέσις τόξου δι’ αὐτοεμφυσήσεως (ἐμφύσησις δημιουργουμένη ἐκ τῆς ἔκτονώσεως τῶν ἐκ τοῦ τόξου παραγομένων ἀερίων).

β) 'Ο προορισμός του ήλεκτρονόμου Buchholz (Μπούχολτς) είναι ή προστασία του μετασχηματιστού εις περίπτωσιν διαρροής του έλαιου ψύξεως αύτού ή τοπικής ύπερθερμάνσεώς του, προερχομένης έκ βραχυκυκλώσεως όλιγων σπειρῶν, μικρᾶς διαρροής, καταστροφῆς τῆς μονώσεως τῶν έλασμάτων τοῦ πυρῆνος κ.λπ. 'Η ἀρχὴ λειτουργίας τοῦ ήλεκτρονόμου Μπούχολτς είναι ἡ ἔξης : "Οπως φαίνεται εις τὸ σχῆμα 5, δ ἡλεκτρονόμος Μπούχολτς συνδέεται εις τὴν σωλήνωσιν μεταξὺ τοῦ κυρίου δοχείου, τοῦ μετασχηματιστοῦ καὶ τοῦ δοχείου διαστολῆς τοῦ έλαιου. 'Ο ήλεκτρονόμος φέρει ἐσωτερικῶς δύο πλωτῆρας. 'Ο ἄνω πλωτήρ (σημάνσεως) εύρισκεται ἐκτὸς τοῦ κυρίου ρεύματος κυκλοφορίας τοῦ έλαιου ἐντὸς τοῦ σωλῆνος, δ δὲ κάτω πλωτήρ (διακοπῆς) εύρισκεται ἀκριβῶς ἐπὶ τοῦ ρεύματος τούτου. 'Υπὸ δόμαλὰς συνθήκας λειτουργίας τοῦ μετασχηματιστοῦ τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ήλεκτρονόμου είναι πλῆρες έλαιου καὶ οἱ δύο πλωτῆρες καταλαμβάνουν τὴν ἀνωτάτην θέσιν τῶν, ἐπιπλέοντες λόγω τῆς ἀνώσεως, αἱ δὲ ύδραργυρικαὶ ἐπαφαὶ αὐτῶν είναι ἀνοικταί. "Οταν π.χ. κατέλθῃ ἡ στάθμη τοῦ έλαιου, λόγω διαρροῆς του, θὰ εἰσέλθῃ ἀήρ ἐντὸς τοῦ χώρου, ἔνθα είναι δ πλωτήρ σημάνσεως, δ ὅποιος οὕτω θὰ κατέλθῃ όλιγον καὶ θὰ κλείσῃ ἡ ἀντίστοιχος ύδραργυρικὴ ἐπαφή, παρέχουσα τὸ σῆμα κινδύνου (Alarm), ἡχητικὸν ἢ ὀπτικόν. 'Ο μετασχηματιστῆς δὲν είναι ἀνάγκη νὰ διακοπῇ ἀμέσως, διότι τὸ σφάλμα είναι μικρὸν

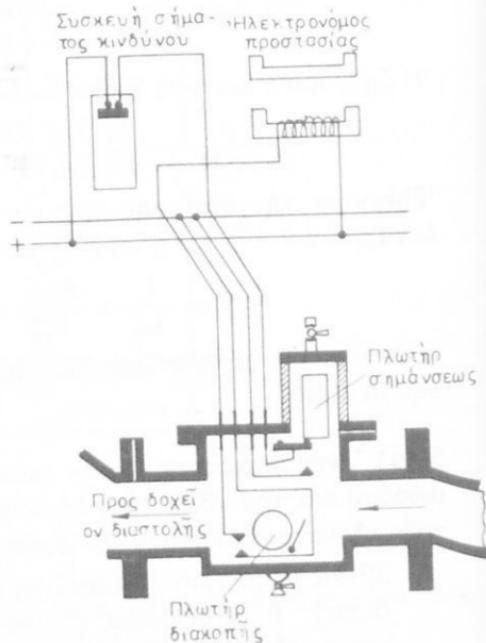

Σχ. 5.

καὶ ὑπάρχει χρόνος νὰ διακοπῇ, ἀφοῦ τροφοδοτηθῇ καταλλήλως τὸ δίκτυον αὐτοῦ ἔξ ἄλλου μετασχηματιστοῦ. Ἐὰν ὅμως ἡ στάθμη τοῦ ἐλαίου κατέλθῃ ἀκόμη περισσότερον, τότε ἀήρ θὰ εἰσέλθῃ καὶ εἰς τὸν χῶρον, ὅπου ὁ πλωτὴρ διακοπῆς, ὁ ὅποιος οὕτω θὰ κατέλθῃ καὶ αὐτὸς καὶ θὰ κλείσῃ ἡ ἀντίστοιχος ὑδραργυρικὴ ἐπαφή, ἡ ὅποια θὰ προκαλέσῃ τὴν διακοπὴν τροφοδοτήσεως τοῦ μετασχηματιστοῦ μέσω τοῦ ἡλεκτρονόμου προστασίας.

Ἀνάλογον φαινόμενον τοῦ ἀνωτέρω συμβαίνει καὶ ὅταν λόγω σφάλματος εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ μετασχηματιστοῦ καὶ τοπικῆς ὑπερθερμάνσεως δημιουργοῦνται ἀέρια ἢ ἀτμοὶ ἐλαίου, τὰ ὅποια εἰσερχόμενα ἐντὸς τοῦ ἡλεκτρονόμου Μπούχολτς, προκαλοῦν τὴν λειτουργίαν του.

γ) Διὰ νὰ είναι δυνατὴ ἡ λειτουργία ἐνὸς ὑδροστροβίλου μὲ σταθερὸν ἀριθμὸν στροφῶν, ὅταν τὸ φορτίον του μεταβάλλεται, πρέπει νὰ γίνη κατάλληλος ρύθμισις τῆς προσαγομένης εἰς τὸν ὑδροστροβίλον ποσότητος ὕδατος (τὸ ὑψὸς πτώσεως δὲν δύναται νὰ μεταβληθῇ). Ἡ ὥς ἄνω ρύθμισις τῆς προσαγομένης ποσότητος ὕδατος πραγματοποιεῖται εἰς μὲν τοὺς ὑδροστροβίλους Pelton διὰ μεταθέσεως τῆς κινητῆς βελόνης τοῦ ἀκροφυσίου, διὰ δὲ τοὺς λοιποὺς ὑδροστροβίλους διὰ χρησιμοποιήσεως κινητῶν πτερυγίων. Διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς μετακινήσεως εἴτε τῆς κινητῆς βελόνης, εἴτε τῶν κινητῶν πτερυγίων, ἀπαιτοῦνται μεγάλαι δυνάμεις, τὰς ὅποιας είναι ἀδύνατον νὰ δώσῃ κατ’ εὐθεῖαν ὁ συνήθως χρησιμοποιούμενος εἰς δλα τὰ εἰδη τῶν κινητήρων φυγοκεντρικὸς ρυθμιστής. Οὕτω διὰ τὴν ρύθμισιν τῶν στροφῶν τοῦ ὑδροστροβίλου χρησιμοποιεῖται σύνθετον σύστημα ὑδραυλικοῦ ρυθμιστοῦ ταχύτητος, τὸ ὅποιον λαμβάνει ἐντολὰς ἀπὸ τὸν φυγοκεντρικὸν ρυθμιστήν.

### Ο ΜΑΣ 5η

1. α) Προκειμένης κατ’ εὐθεῖαν συνδέσεως μεγάλων στροβίλων Francis μετὰ τῶν ἡλεκτρογεννητριῶν προτιμᾶται ἡ κατακόρυφος θέσις τοῦ ἀξονος, διότι παρουσιάζεται καλύτερος βαθμὸς ἀποδόσεως, λόγω καλυτέρας διαμορφώσεως τοῦ σωλήνος ἀναρροφήσεως καὶ ἐπιτυγχάνεται ἐπὶ πλέον μικρότερον ὕψος ἀναρροφήσεως. Ἡ τοπο-


θέτησις τῶν στροβίλων Francis γίνεται ἐντὸς φρέατος (βυθισμένος), όταν τὸ ὑψος πτώσεως εἶναι ἔως 15 μ. περίπου, ἐντὸς δὲ ἐλικοειδοῦς περιβλήματος ἐκ σκυροκονιάματος δι' ὑψη ἔως 25 μέτρα περίπου, τέλος δὲ ἐντὸς ἐλικοειδοῦς περιβλήματος ἐκ χυτοσιδήρου, σιδηροῦ ἐλάσματος ή χυτοχάλυβος δι' ὑψη πτώσεως μέχρι τοῦ μεγίστου δυνατοῦ (300 μ.).

Ἡ εἰσόδος τοῦ ὑδατος εἰς τὸν «στρεφόμενον τροχὸν» εἰς τοὺς στροβίλους Francis γίνεται κατὰ τὴν διεύθυνσιν τῆς ἀκτίνος ἐκ τῶν ἔξω πρὸς τὰ ἔσω, ή δὲ ἔξοδος γίνεται παραλλήλως πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ στρεφομένου τροχοῦ.

Ἡ συσκευὴ προσαγωγῆς τοῦ ὑδατος εἰς τοὺς στροβίλους Francis ἀποτελεῖται ἀπὸ μίαν σειρὰν πτερυγίων χυτοσιδηρῶν ή χυτοχάλυβος. Ἔκαστον πτερύγιον εἶναι προσηρμοσμένον ἐπὶ ἐνὸς ἄξονος, γύρω ἀπὸ τὸν ὅποιον δύναται νὰ περιστραφῇ μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς μοχλοῦ. Ὁλοι οἱ μοχλοὶ τῶν πτερυγίων εἶναι συνδεδεμένοι εἰς μίαν κινητὴν στεφάνην, εύρισκομένην ἔξω τοῦ καλύμματος τοῦ στροβίλου. Τῇ βοήθειᾳ τῆς στεφάνης τῶν πτερυγίων μεταβάλλονται τὴν κλίσιν τῶν πτερυγίων, δηλαδὴ τὴν γωνίαν προσπτώσεως τοῦ ὑδατος ἐπὶ τῶν πτερυγίων. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ἐπιτυγχάνομενοι στροφῶν τοῦ ὑδροστροβίλου.

β) 'Εφ' ὅσον ή ἐπιτρεπομένη διακύμανσις τάσεως διὰ τὸ δίκτυον τοῦ σχήματος 6 εἶναι  $\pm 2,5 \%$ , ή ἐπιτρεπομένη πτῶσις τάσεως θὰ εἶναι :

$$\Delta U = 2 \times 2,5 \times 220 V = 11 V.$$

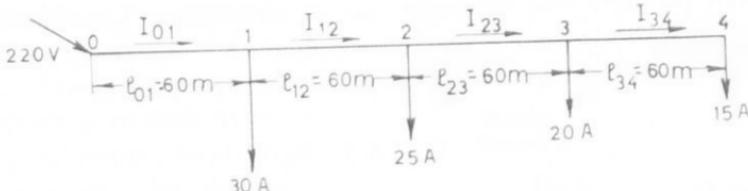

Σχ. 1.

'Εξ ἀλλου δι' ἐνιαίαν πυκνότητα ροῆς δ θὰ ισχύῃ ή σχέσις :

$$\delta = \frac{\Delta U}{2 \cdot \rho \cdot l} = \frac{11}{2 \times 0,018 \times 240} = 1,272 A/mm^2.$$

Έπειδή τὰ φορτία είναι ωμικά, δύνανται νὰ προστίθενται ἀλγε-  
βρικῶς. Έφαρμόζοντες τὸν νόμον τοῦ Κίρκωφ εἰς τὰ σημεῖα 3, 4,  
2 καὶ 1, θὰ ἔχωμεν ἐντάσεις :

$$I_{34} = 15 \text{ A} \quad I_{23} = 20 + I_{34} = 35 \text{ A} \quad I_{12} = 25 + I_{23} = 60 \text{ A}$$

$$I_{01} = 30 + I_{12} = 90 \text{ A.}$$

Συνεπῶς αἱ ζητούμεναι διατομαὶ θὰ εἰναι :

$$S_{01} = \frac{I_{01}}{\delta} = \frac{90}{1,272} = 70,7 \text{ mm}^2.$$

Λαμβάνομε τυποποιημένην  $S_{01} = 70 \text{ mm}^2$

$$S_{12} = \frac{I_{12}}{\delta} = \frac{60}{1,272} = 47,2 \text{ mm}^2.$$

Λαμβάνομε τυποποιημένην  $S_{12} = 50 \text{ mm}^2$

$$S_{23} = \frac{I_{23}}{\delta} = \frac{35}{1,272} = 27,5 \text{ mm}^2.$$

Λαμβάνομε τυποποιημένην  $S_{23} = 35 \text{ mm}^2$

$$S_{34} = \frac{I_{34}}{\delta} = \frac{15}{1,272} = 11,8 \text{ mm}^2.$$

Λαμβάνομε τυποποιημένην  $S_{24} = 16 \text{ mm}^2$ .

β) Η τάσις εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς γραμμῆς θὰ εἰναι :

$$U_o = 220 + \frac{2,5}{100} \times 220 = 220 + 5,5 = 225,5 \text{ V.}$$

Η τάσις τῆς γραμμῆς εἰς τὸ σημεῖον παροχετεύσεως τῆς πρώτης καταναλώσεως θὰ εἰναι :


$$U_1 = U_o - \Delta U_{01} = U_o - 2\rho \cdot l_{01} \cdot \delta =$$

$$= 225,5 - 2 \times 0,018 \times 60 \times 1,272 = 225,5 - 2,75 = 222,75 \text{ V.}$$

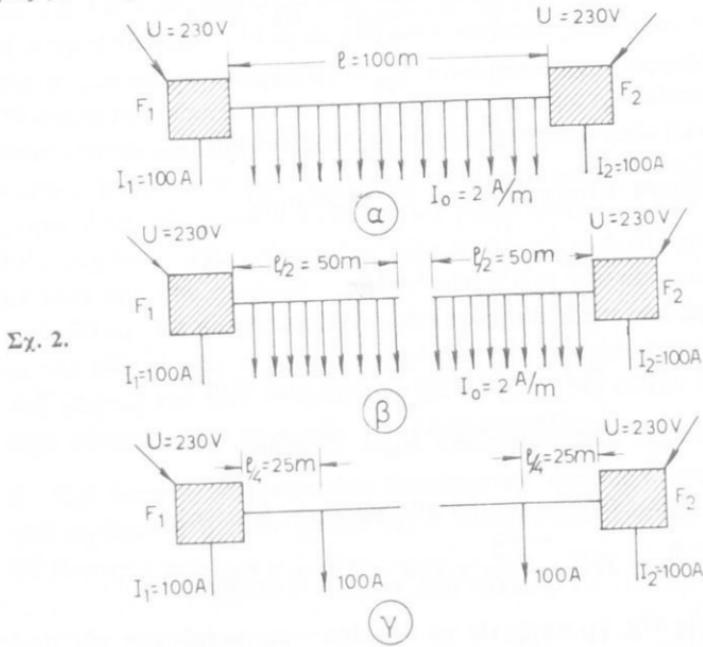2. α) [Έδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὰ εἴδη τῶν ὑποσταθμῶν διανομῆς εἰς τὴν παράγραφον 10.1 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ, καὶ εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκάστης τῶν παραγράφων 10.2, 10.3, 10.4 διὰ τὰς περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως αὐτῶν].

β) Τὸ δλικὸν φορτίον τοῦ κλειστοῦ διανομέως [σχ. 2 (α)] εἶναι :  
 $I = I_o \cdot l = 2 \times 100 = 200 \text{ A.}$

Λόγω τῆς ἴσοτητος τῶν τάσεων τῶν σημείων τροφοδοτήσεως τοῦ διανομέως καὶ τῆς ἐνιαίας διατομῆς αὐτοῦ ἐκάστου σημείου τροφοδοτήσεως θὰ δίδῃ ἔντασιν 100 A. Δηλαδὴ διὰ τοῦ μέσου τοῦ διανομέως οὐδὲν ρεῦμα διέρχεται καὶ συνεπῶς οὗτος εἶναι ἴσοδύναμος μὲ τοὺς δύο ἀνοικτοὺς διανομεῖς τοῦ σχήματος 2 (β).



Γνωρίζομεν δμως ὅτι ἀγωγὸς μῆκος  $l/2$ , φέρων κατανεμημένον φορτίον  $I_o = 2 \text{ A/m}$ , εἶναι ἴσοδύναμος πρὸς ἀγωγὸν φέροντα φορτίον  $l/2 \cdot I_o = 50 \times 2 = 100 \text{ A}$  εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ.

Οὕτως οἱ διανομεῖς τοῦ σχήματος 2 (β) εἶναι ἴσοδύναμοι μὲ τοὺς διανομεῖς τοῦ σχήματος 2 (γ). Ἡ ζητουμένη ἐνιαία διατομὴ  $S$  δίδεται ἐκ τῆς σχέσεως [σχ. 2 (γ)]:

$$S = \frac{200 \cdot \rho \cdot l/4 \cdot I_1}{\epsilon \cdot U} = \frac{200 \times 0,018 \times 25 \times 100}{5 \times 230} = 7,83 \text{ mm}^2.$$

Τυποποιημένη διατομὴ  $S = 10 \text{ mm}^2$ .

3. α) Αἱ γραμμαὶ διανομῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας (220/380 V) δέον ὅπως ἔχουν τὰς ἀκολούθους ἐλαχίστας ἀποστάσεις :

'Ελαχίστη κατακόρυφος ἀπόστασις ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ἐκτὸς ἀστικῶν περιοχῶν κατὰ μῆκος ὅδῶν καὶ εἰς χώρους ἀπροσίτους εἰς αὐτοκίνητα = 4,5 m.

'Ελαχίστη κατακόρυφος ἀπόστασις ἀπὸ τοὺς ἐδάφους εἰς τὰς λοιπὰς περιπτώσεις = 5,5 m.

'Ελαχίστη κατακόρυφος ἀπόστασις ὑπεράνω κτιρίων = 2,5 m.

'Ελαχίστη δριζοντία ἀπόστασις ἀπὸ κτίρια = 1,25 m.

('Ηλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 11·1).

β) 'Η παραγομένη ὑπὸ τοῦ σταθμοῦ ἀνὰ 24ωρον ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια δίδεται ὑπὸ τῆς σχέσεως :

$$A = N \cdot t = 6000 \times 24 = 144000 \text{ kWh.}$$

'Η ἐνέργεια (εἰς kWh), τὴν ὅποιαν πρέπει νὰ προσδίδῃ ἡ καῦσις τοῦ λιγνίτου, λαμβανομένων ὑπ' ὅψιν τῶν βαθμῶν ἀποδόσεως λέβητος, στροβίλων, γεννητριῶν εἶναι :

$$A_1 = \frac{A}{\eta_{\text{ολ}}} = \frac{A}{\eta_{\text{λεβ}} \cdot \eta_{\text{στρ}} \cdot \eta_{\text{γεν}}} = \\ = \frac{144000 \text{ kWh}}{0,70 \times 0,34 \times 0,95} = 637000 \text{ kWh.}$$

Tὰ 637000 kWh ἴσοδυναμοῦν πρόσ :

$$860 \times 637000 = 548000000 \text{ kcal},$$

ὅπότε ἡ ζητουμένη ποσότης λιγνίτου, διὰ τὴν παραγωγὴν τῆς ὡς ἄνω θερμικῆς ἐνέργειας, λαμβανομένου ὑπ' ὅψιν ὅτι ἕνα kg λιγνίτου ἀποδίδει 4000 kcal, εἶναι :

$$B = \frac{548000000}{4000} = 137000 \text{ kg} = 137 \text{ ton.}$$


4. α) ['Εδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὴν διάταξιν τῶν ἀκροφυσίων εἰς τὸν στρόβιλον Pelton εἰς τὴν 'Ηλεκτροτεχνίαν, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 4·3, καὶ σχῆμα 4·3γ].

β) "Ενας μικτός ύποσταθμός περιλαμβάνει τρεῖς έπι μέρους ύποσταθμούς : άνυψωσεως τάσεως, ύποβιβασμοῦ τάσεως (έσωτερης ύπηρεσίας) και ζεύξεως. Εις τὸ σχῆμα 3 παρίσταται τὸ μονογραμμικὸν διάγραμμα ἐνὸς μικτοῦ ύποσταθμοῦ.

Ο ύποσταθμός άνυψωσεως περιλαμβάνει ἅπαντα τὰ μηχανήματα καὶ ὄργανα, τὰ δόποια εἰναι ἀπαραίτητα διὰ τὴν ἀνύψωσιν τῆς παραγομένης τάσεως ύπὸ τῶν ἡλεκτρογεννητριῶν τοῦ σταθμοῦ παραγωγῆς. Εις τὸν αὐτὸν χώρον τοῦ ύποσταθμοῦ άνυψωσεως εὑρίσκονται καὶ ἔγκατταστάσεις διὰ τὴν ἔξασφάλισιν τῶν τάσεων 6 kV, 3 kV καὶ 220 / 380 V, διὰ τὴν τροφοδότησιν τῶν βοηθητικῶν κυκλωμάτων τοῦ σταθμοῦ ἡλεκτροπαραγωγῆς (ύποσταθμὸς ἔσωτερης 'Υπηρεσίας).

Ο προορισμὸς τοῦ ύποσταθμοῦ ζεύξεως εἰναι ἡ ζεύξις ἡλεκτρικῶν κυκλωμάτων ύψηλῆς τάσεως.


γ) [Ἐδῶ δὲ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ἐν συντομίᾳ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τοὺς ἀποζεύκτας εἰς τὴν παράγραφον 8·2, σελ. 167 ἔως 171 τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ].

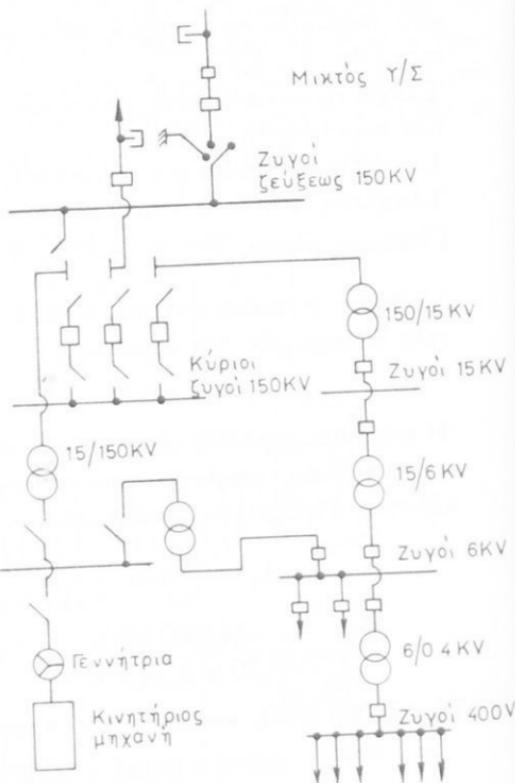

Σχ. 3.

5. α) [Έδω ό ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τοῦ συνεχοῦς ρεύματος εἰς τὴν σελ. 4 τῆς παραγράφου 1·1 καὶ εἰς τὰς σελ. 124 - 125 τῆς παραγράφου 6·3 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].

β) (α) Εἰς τὸ σχῆμα 4 παρίσταται ἡ ὅλη ἐγκατάστασις τοῦ ὑδρο-  
ηλεκτρικοῦ σταθμοῦ.

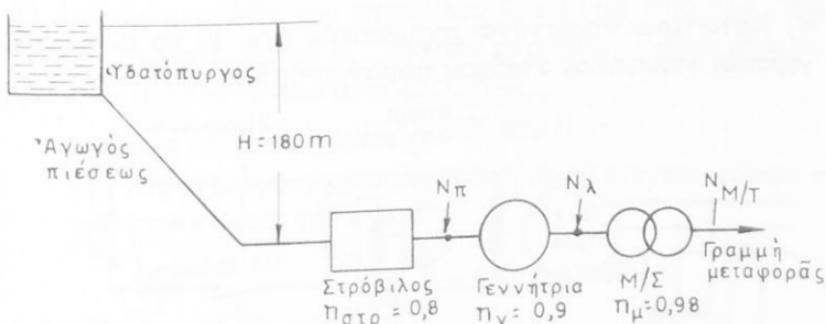

Σχ. 4.

'Η παρεχομένη ὑπὸ τοῦ ὑδροστροβίλου εἰς τὴν γεννήτριαν ἴσχὺς είναι :

$$N_{\pi} = 26000 \text{ HP} = 26000 \times 0,736 = 19200 \text{ kW.}$$

'Επειδὴ ἡ γεννήτρια ἔχει βαθμὸν ἀποδόσεως  $\eta_g = 0,9$ , ἡ λαμβανομένη ἀπὸ τὴν γεννήτριαν καὶ παρεχομένη εἰς τὸν Μ/Τ ἴσχὺς θὰ είναι :

$$N_{\lambda} = N_{\pi} \cdot \eta_g = 19200 \text{ kW} \times 0,9 = 17280 \text{ kW.}$$

'Η ἀποδιδομένη ὑπὸ τοῦ μετασχηματιστοῦ ἴσχύς, ἡ ὅποια μεταφέρεται διὰ τῆς γραμμῆς μεταφορᾶς είναι :

$$N_{M/T} = N_{\lambda} \cdot \eta_{\mu} = 17280 \times 0,98 = 16900 \text{ kW.}$$

(β) 'Η ἀποδιδομένη ἀπὸ τὸν ὑδροστροβίλον εἰς τὴν γεννήτριαν ἴσχὺς δίδεται ἐξ ἄλλου, βάσει τῶν στοιχείων πτώσεως τοῦ ὑδατος ἐκ τῆς σχέσεως :

$$N_{\pi} = 9,81 \cdot Q \cdot H \cdot \eta_{στρ},$$

ἐκ τῆς ὅποιας ἔχομε τὴν παρεχομένην ποσότητα ὑδατος ἀνὰ sec :


$$Q = \frac{N_{\pi}}{9,81 \cdot H \cdot \eta_{στρ}} = \frac{19200}{9,81 \times 180 \times 0,8} = 13,56 \text{ m}^3/\text{sec.}$$

Έαν  $S$  είναι ή διατομή του άγωγού πτώσεως και υ ή ταχύτης του ύδατος έντός αυτού θα έχωμεν :

$$Q = S \cdot v \quad \text{ή} \quad S = \frac{Q}{v} = \frac{13,56}{3,92} = 3,46 \text{ m}^2.$$

### Ο ΜΑΣ 6η

1. α) Κατωτέρω παρίσταται σχηματικός (σχ. 1) τὸ κύκλωμα διεγέρσεως γεννητρίας σταθμοῦ παραγωγῆς ηλεκτρικῆς ένεργείας.

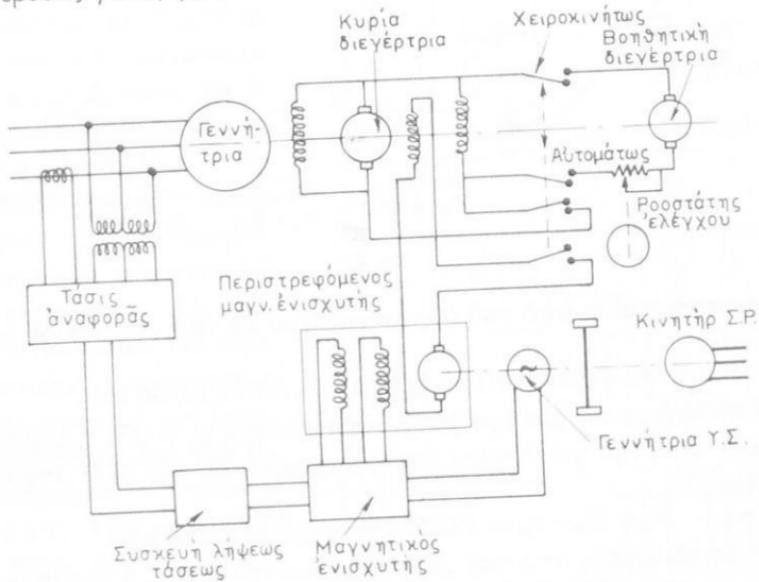

Σχ. 1.

- β) (α) Γνωρίζομεν ότι διὰ ύψη πτώσεως ἕνω τῶν 300 μέτρων χρησιμοποιοῦμεν ύδροστροβίλους Pelton (Πέλτων).
- (β) Η ύπο τοῦ στροβίλου ἀποδιδομένη ίσχυς εἰς kW δίδεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$N_{στρ} = 9,81 \cdot Q \cdot H \cdot η_{στρ} \quad \text{*Αρα:}$$

$$N_{στρ} = 9,81 \times 2 \times 450 \times 0,8 = 7060 \text{ kW} = \frac{7060}{0,736} \text{ HP} = 9600 \text{ HP.}$$

(γ) Έάν  $n_s$  είναι ό είδικός άριθμός στροφῶν τοῦ στροβίλου καὶ η ό άριθμός στροφῶν αύτοῦ, θὰ έχωμεν :

$$\begin{aligned} n_s &= \frac{n}{H} \cdot \sqrt{\frac{N_{στρ}}{\sqrt{H}}} = \frac{n}{450} \times \sqrt{\frac{9600}{\sqrt{450}}} = \frac{n}{450} \times \sqrt{\frac{9600}{21,2}} = \\ &= \frac{21,3}{450} \times n \quad \text{η} \quad n = 21,1 n_s . \end{aligned}$$

Ο άριθμός στροφῶν τοῦ στροβίλου έξαρταται ἀπὸ τὸν είδικὸν άριθμὸν στροφῶν αύτοῦ  $n_s$ . Διὰ τὸν στρόβιλον Pelton είναι  $n_s = 1,5 \div 25$ . Έάν έκλεξωμεν  $n_s = 23,5$ , τότε :

$$n = 21,1 \times 23,5 = 500 \text{ στρ/1'}$$

(δ) Διὰ τὸν προσδιορισμὸν τοῦ άριθμοῦ ζευγῶν πόλων τῆς γεννητρίας έχομε τὴν σχέσιν :

$$p = \frac{f \times 60}{n} = \frac{50 \times 60}{500} = 6 \text{ ζεύγη πόλων.}$$

2. α) [Έδῶ ό έξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ἐν συντομίᾳ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὰ ήμερήσια διαγράμματα φορτίων σταθμοῦ παραγωγῆς εἰς τὴν παράγραφον 1.2 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ καὶ θὰ δώσῃ τὸ ζητούμενον διάγραμμα ως αὐτὸ τοῦ σχήματος 1.2α η 1.2β].

β) Τὰ θερμόμετρα εἰς τοὺς μετασχηματιστὰς ἴσχυος χρησιμοποιοῦνται ἀφ' ἐνὸς μὲν διὰ τὴν ἔνδειξιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ ἐλαίου καὶ τῶν τυλιγμάτων, ἀφ' ἔτερου δὲ διὰ τὴν αὐτόματον προστασίαν τοῦ μετασχηματιστοῦ ἀπὸ ὑπερθερμάνσεις. Η αὐτόματος προστασία διὰ τῶν θερμομέτρων συνίσταται :

- I. Εἰς τὴν ἐκκίνησιν καὶ διακοπὴν τῆς λειτουργίας τῶν ἀνεμιστήρων.
- II. Εἰς προειδοποιητικὸν σῆμα ἐπικινδύνου ἀνυψώσεως τῆς θερμοκρασίας.
- III. Εἰς αὐτόματον ἀπομόνωσιν τοῦ μετασχηματιστοῦ, ὅταν ἡ θερμοκρασία φθάσῃ εἰς τὸ ἀνώτατον ἐπιτρεπτὸν δριον.

Τὰ χρησιμοποιούμενα εἰς τοὺς μετασχηματιστὰς θερμόμετρα (ἐλαίου - τυλιγμάτων) λειτουργοῦν κατὰ δύο τρόπους :

- I. Μὲ βάσιν τὴν αὔξησιν τῆς ὡμικῆς ἀντιστάσεως ἀγωγοῦ, λόγω αὔξησεως τῆς θερμοκρασίας του (ἡλεκτρικὰ θερμόμετρα).
- II. Μὲ βάσιν τὴν αὔξησιν τῆς πιέσεως ρευστοῦ εἰς κλειστὸν χῶρον, μὲ τὴν αὔξησιν τῆς θερμοκρασίας αὐτοῦ (μανομετρικὰ θερμόμετρα).


γ) 'Ο πύργος ίσορροπήσεως εἰς ἓνα ὑδροηλεκτρικὸν σταθμὸν εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν ἀποφυγὴν τῆς ὑπερβολικῆς καταπονήσεως τοῦ ἀγωγοῦ πιέσεως κατὰ τὴν ἐκκίνησιν ἢ στάσιν τῶν ὑδροστροβίλων τοῦ σταθμοῦ λόγω τοῦ φαινομένου «κτύπημα κριοῦ». Τὸ φαινόμενον τοῦτο εἶναι λίστα ἐπικίνδυνον διὰ μίαν ὑδραυλικὴν ἔγκατάστασιν, καθ' ὃσον εἶναι δυνατὸν νὰ προξενηθοῦν σημαντικαὶ βλάβαι εἰς αὐτήν, λόγω τῶν ἀναπτυσσομένων πολὺ μεγάλων δυνάμεων. Π.χ. εἰς ἀγωγὸν μῆκους 200 μ. καὶ διαμέτρου 2,5 μέτρων τὸ βάρος τοῦ ἐν κινήσει ὕδατος εἶναι περίπου 1000 ton. 'Η ἀπότομος διακοπὴ τῆς ροῆς τοῦ ὕδατος θὰ ἔχῃ ὡς ἀποτέλεσμα τὸ ἀπότομον σταμάτημα βάρους 1000 ton. Αἱ ἀναπτυσσόμεναι δυνάμεις εἶναι τεράστιαι. 'Ο πύργος ίσορροπήσεως ὡς ἐπικοινωνῶν ἐλεύθερως πρὸς τὴν ἀτμόσφαιραν ἐκτονώνει τὴν δημιουργουμένην ὡς ἄνω ὑπερπίεσιν.

3. α) 'Η ψῦξις τῆς γεννητρίας ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ ἐπιτυγχάνεται διὰ βεβιασμένης κυκλοφορίας ἀέρος μὲ τὴν βοήθειαν ἀνεμιστῆρων. 'Η κυκλοφορία τοῦ ἀέρος εἶναι συνδυασμένη ἀξονικὴ (κατὰ μῆκος τοῦ δρομέως) καὶ ἀκτινικὴ (έγκαρσίως τοῦ στάτου). 'Ο ἀήρ διερχόμενος διὰ τῶν τυλιγμάτων τοῦ στάτου, τῶν ἐλασμάτων, τοῦ πυρῆνος καὶ τῶν πόλων διεγέρσεως παρατίθεται τὴν παραγομένην θερμότητα καὶ οὕτω διατηρεῖ τὴν θερμοκρασίαν των εἰς ἐπιθυμητὰ ὅρια. Εἰς τὰς γεννητρίας μικροῦ μεγέθους ὁ θερμανθεὶς ἀήρ ἀποβάλλεται εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν ἀνανεούμενος. Εἰς τὰς μεγάλας γεννητρίας ὑφίσταται «κλειστὸν κύκλωμα» ἀέρος, δηλαδὴ ὁ θερμανθεὶς ἀήρ διέρχεται διὰ ψυγείου ἀέρος, ὅπου καὶ ψύχεται δι' ὕδατος, ἵνα ψυχρὸς ἐπανέλθῃ εἰς τὴν γεννήτριαν πρὸς παραλαβὴν νέας ποσοτητος θερμότητος κ.ο.κ.

Τὸ ὄνδωρ ψύξεως τοῦ ἀέρος τῆς γεννητρίας λαμβάνεται ἐκ τοῦ ἀγωγοῦ πιέσεως ἢ ἐκ τοῦ ἀγωγοῦ φυγῆς τῶν στροβίλων.

Διὰ τοῦ κλειστοῦ κυκλώματος τοῦ ἀέρος ψύξεως τῆς γεννητρίας ἀποφεύγεται ἢ ἐναπόθεσις ἀκαθαρσιῶν ἐπὶ τῶν τυλιγμάτων.

β) (α) Ἐκ τοῦ δοθέντος σχήματος 2 φαίνεται (ἐκ τῶν φορτίων καὶ μηκῶν) ὅτι κύριος διανομεὺς εἶναι ὁ AB καὶ ὑποδιανομεὺς

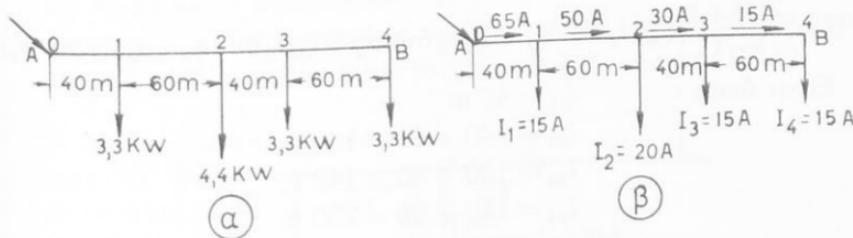

Σχ. 2.

ὅ ἐκ τοῦ σημείου 2 τοῦ διανομέως διακλαδιζόμενος. Ὁ ὑποδιανομεὺς φέρει φορτίον  $2,2 + 2,2 = 4,4 \text{ kW}$ . Συνεπῶς δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμε τοῦτο ὡς φορτίον τοῦ κυρίου διανομέως εἰς τὸ σημεῖον 2 αὐτοῦ, ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα 2 (α).

(β) Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς ἔνιαίς διανομῆς τοῦ κυρίου διανομέως ὑπολογίζομε κατ' ἀρχὴν τὰς ἐντάσεις ρεύματος [σχ. 2 (β)].

Γνωρίζομεν ὅτι εἰς μονοφασικὴν γραμμὴν εἶναι :

$$I = \frac{N}{U \sin \phi}.$$

Εἰς τὴν περίπτωσίν μας  $U = 220 \text{ V}$  καὶ  $\sin \phi = 1$ , ὅπότε ἡ ἀνὰ  $\text{kW}$  ἐντάσης ρεύματος θὰ εἴναι :

$$I = \frac{1000}{220 \times 1} = 4,54 \text{ A}$$

συνεπῶς εἰς φορτίον  $3,3 \text{ kW}$  ἀντιστοιχοῦν  $3,3 \times 4,54 = 15 \text{ A}$

$$\begin{array}{llll} \gg & \gg & 4,4 & \gg \\ \gg & \gg & 2,2 & \gg \end{array} \quad \begin{array}{ll} 4,4 \times 4,54 = 20 \text{ A} \\ 2,2 \times 4,54 = 10 \text{ A.} \end{array}$$

Έφαρμόζοντες τὸν πρῶτον νόμον τοῦ Κίρκωφ εἰς τὴν συνδεσμολογίαν τοῦ σχήματος 2 (β) ἔχομεν :

$$I_{34} = 15 \text{ A}$$

$$I_{23} = I_{34} + 15 = 30 \text{ A}$$

$$I_{12} = I_{23} + 20 = 50 \text{ A}$$

$$I_{01} = I_{12} + 15 = 65 \text{ A.}$$

Η ζητουμένη ἑνιαία διατομὴ τοῦ διανομέως δίδεται ὑπὸ τῆς σχέσεως :

$$S = \frac{200 \times \rho}{\epsilon \cdot U} (l_{01} I_1 \sin \phi_1 + l_{02} I_2 \sin \phi_2 + l_{03} I_3 \sin \phi_3 + l_{04} I_4 \sin \phi_4).$$

Είναι ὅμως :

$$l_{01} = 40 \text{ m}$$

$$l_{02} = 40 + 60 = 100 \text{ m}$$

$$l_{03} = 100 + 40 = 140 \text{ m}$$

$$l_{04} = 140 + 60 = 200 \text{ m}$$

$$\sin \phi_1 = \sin \phi_2 = \sin \phi_3 = \sin \phi_4 = 1 \quad \text{καὶ}$$

$$\epsilon = 5\% \quad (\text{διακύμανσις τάσεως} \pm 2,5\%).$$

Συνεπῶς :

$$S = \frac{200 \times 0,018}{5 \times 220} (40 \times 15 + 100 \times 20 + 140 \times 15 + 200 \times 15) = \\ = 25,2 \text{ mm}^2.$$

Τὴν διατομὴν ταύτην ἐλέγχομεν εἰς θερμικὴν ἀντοχὴν. Δίδεται  $I_{\epsilon\pi} = 3 \text{ A/mm}^2$ . Εἰς τὰ 65 A τοῦ τμήματος 0 - 1 θὰ ἀντιστοιχῇ διατομή :

$$S' = \frac{I_{01}}{I_{\epsilon\pi}} = \frac{65}{3} = 21,6 \text{ mm}^2.$$

Έκ τῶν ἀνωτέρω δύο διατομῶν ἐκλέγομε τὴν μεγαλυτέραν  $S = 25,2 \text{ mm}^2$ . (Λαμβάνομε τυποποιημένην  $25 \text{ mm}^2$ ).

Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς ἑνιαίας διατομῆς τοῦ ὑποδιανομέως ὑπολογίζομε κατ' ἀρχὴν τὴν ὑπάρχουσαν πτῶσιν τάσεως μέχρι τοῦ σημείου 2 τοῦ κυρίου διανομέως. Είναι :

$$\Delta U_{02} = \frac{2\rho}{S} (l_{01} I_1 \sin \phi_1 + l_{02} I_2 \sin \phi_2) =$$

$$= \frac{2 \times 0,018}{25} (40 \times 15 + 100 \times 20) = 3,75 \text{ V.}$$


'Αφ' έτέρου ή έπιτρεπομένη δλική πτῶσης τάσεως είναι 5% τῆς U (διακύμανσις τάσεως  $\pm 2,5\%$ ), δηλαδὴ είναι :

$$\Delta U = \frac{\epsilon \cdot U}{100} = \frac{5 \times 220}{100} = 11 \text{ V.}$$

"Αρα ή έπιτρεπομένη πτῶσης τάσεως  $\Delta U_{26}$  εἰς τὸν ύποδιανομέα είναι :

$$\Delta U_{26} = \Delta U - \Delta U_{02} = 11 - 3,75 = 7,25 \text{ V.}$$

Εἰς τὸ σχῆμα 3 σημειώνομε τὰς ἐντάσεις τῶν φορτίων καὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ύποδιανομέως ως ἔκαναμε καὶ εἰς τὸν κύριον διανομέα. ( $2,2 \text{ kW}$  φορτίου ἀντιστοιχοῦ εἰς  $2,2 \times 4,54 = 10 \text{ A}$ ).

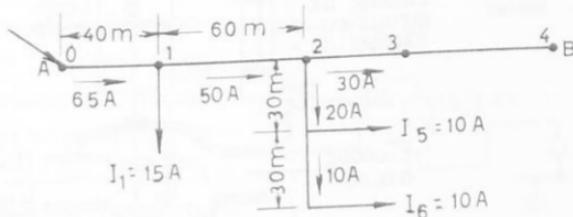

Σχ. 3.

'Η ἑνιαία διατομὴ τοῦ ύποδιανομέως ύπολογίζεται τώρα ἐκ τῆς σχέσεως :

$$S = \frac{2 \cdot \rho}{\Delta U_{26}} (l_{25} \cdot I_5 + l_{26} \cdot I_6) = \\ = \frac{2 \times 0,018}{7,25} (30 \times 10 + 60 \times 10) = 4,47 \text{ mm}^2.$$


Τὴν διατομὴν ταύτην ἐλέγχομεν εἰς θερμικὴν ἀντοχὴν. Εἰς τὸ τμῆμα 2-5 ἔχομεν ἔντασιν  $I_{25} = 20 \text{ A}$ . Επειδὴ  $I_{\pi} = 3 \text{ A/mm}^2$ , θὰ ἔχωμεν :

$$S' = \frac{I_{25}}{I_{\pi}} = \frac{20}{3} = 6,6 \text{ mm}^2.$$

'Εκ τῶν ἀνωτέρω δύο διατομῶν ἐκλέγομε τὴν μεγαλυτέραν  $S' = 6,6 \text{ mm}^2$ . (Λαμβάνομε τυποποιημένην  $10 \text{ mm}^2$ ).

4. α) 'Η ρύθμισις τῶν στροφῶν ἀτμοστροβίλου συναρτήσει τῆς μεταβολῆς τοῦ φορτίου ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ αὐτομάτη.

του ρυθμιστοῦ ταχύτητος, ὁ δόποιος ἐλέγχει καὶ ρυθμίζει αὐτομάτως τὰς βαλβίδας εἰσαγωγῆς ἀτμοῦ εἰς τὸν ἀτμοστρόβιλον.  
 'Υπάρχουν πολλοὶ τύποι τοιούτων ρυθμιστῶν, πλὴν ὅμως κατὰ γενικὸν κανόνα ἐμπίπτουν εἰς τὰς ἔξης δύο μεγάλας κατηγορίας  
 (1) φυγοκεντρικοὶ ἢ μηχανικοὶ (2) ύδραυλικοί.

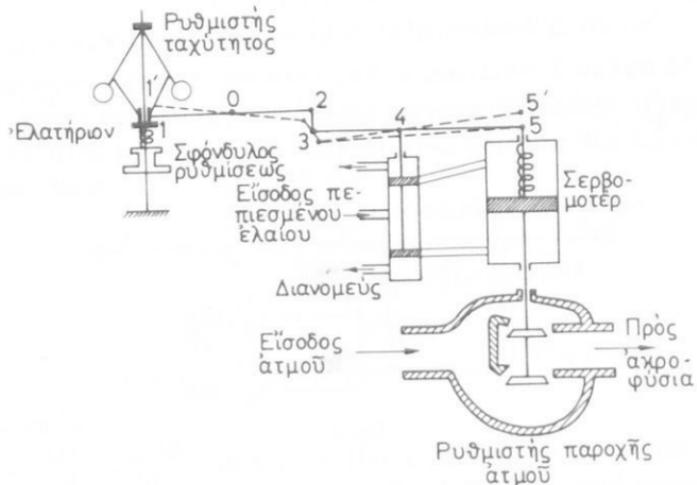

Σχ. 4.

'Ο φυγοκεντρικὸς ρυθμιστής ἀποτελεῖται ἐκ δύο τμημάτων: ἐκ τοῦ τμήματος ἐλέγχου τῆς ταχύτητος καὶ ἐκ τοῦ σερβομοτέρου. Τὸ τμῆμα ἐλέγχου τῆς ταχύτητος λαμβάνει κίνησιν μέσω δόνοντων τροχῶν ἐκ τοῦ ἄξονος τοῦ ἀτμοστροβίλου. Τοῦτο περιλαμβάνει δύο φυγοκεντρικὰ βάρη, τὰ δόποια περιστρεφόμενα τείνουν νὰ δριζοντιωθοῦν κατὰ τὴν αὔξησιν τῆς ταχύτητος, ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῆς φυγοκέντρου δυνάμεως (ρυθμιστής τοῦ βάττη) (σχῆμα 4). Τὸ σερβομοτέρο μέσω μοχλῶν λαμβάνει ἐντολὴν ἀπὸ τὸ τμῆμα ἐλέγχου τῆς ταχύτητος καὶ ἐνεργεῖ ἐπὶ τῶν βαλβίδων τοῦ ρυθμιστοῦ τοῦ ἀτμοῦ.


Εἰς τὸν ύδραυλικὸν αὐτόματον ρυθμιστὴν τὴν ταχύτητα περιστρέψει φῆς τοῦ ἀτμοστροβίλου μετρεῖ μία ἀντλία ἐλαίου, ἡ δόποια λαμβάνει κίνησιν κατ' εύθεταν ἀπὸ τὸν ἄξονα τοῦ στροβίλου, δηλαδὴ ἡ ἀντλία ἐλαίου ἀντικαθιστᾶ τὸν ρυθμιστὴν Watt τῆς προηγουμένης

νης περιπτώσεως. Τὰ λοιπὰ μέρη ἔχουν τὴν ἴδιαν ἀκριβῶς διάταξιν ως καὶ εἰς τὸν ψυγοκεντρικὸν ρυθμιστήν.

β) Εἰς τὸ σχῆμα 5 παρίσταται τὸ μονογραμμικὸν διάγραμμα ἐνὸς ὑποσταθμοῦ ἀνυψώσεως τάσεως. Οἱ ὑποσταθμὸι ἀνυψώσεως τάσεως εὑρίσκεται πλησίον τοῦ σταθμοῦ ἡλεκτροπαραγωγῆς, προορισμὸς δὲ αὐτοῦ εἶναι ἡ ἀνύψωσις τῆς παραγομένης τάσεως εἰς τὴν τάσιν μεταφορᾶς. Εἰς τὸν χῶρον τοῦ ὑποσταθμοῦ ἀνυψώσεως εὑρίσκονται καὶ αἱ ἐγκαταστάσεις διὰ τὴν τροφοδότησιν τῶν βοηθητικῶν κυκλωμάτων τοῦ σταθμοῦ ἡλεκτροπαραγωγῆς. Κύρια μηχανήματα ἐνὸς ὑποσταθμοῦ ἀνυψώσεως εἶναι :

- I. Μετασχηματιστὴς ἰσχύος διὰ τὴν ἀνύψωσιν τῆς τάσεως.
- II. Οἱ διακόπται ἰσχύος καὶ οἱ ἀποζεῦκται διὰ τὴν διακοπὴν τῆς ἡλεκτρικῆς συνεχείας τῶν γράμμῶν.
- III. Οἱ ζυγοὶ (μπάρες) διὰ τὴν διακλάδωσιν τῶν ἡλεκτρικῶν γράμμῶν.
- IV. Οἱ μετασχηματισταὶ ὄργάνων διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ὄργάνων.

γ) "Εκαστος τύπος ὑδροστροβίλου χρησιμοποιεῖται διὰ τὰ ἀκόλουθα ὅψη ὑδατοπτώσεων :

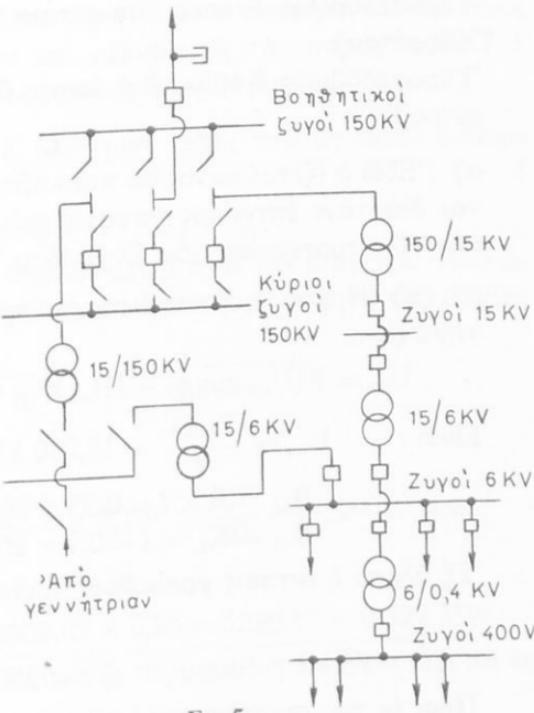

Σχ. 5.

'Υδροστρόβιλος Pelton διὰ μεγάλη ύψη ύδατοπτώσεων (300 μ και ἅνω).

'Υδροστρόβιλος Francis διὰ μέτρια ύψη ύδατοπτώσεων (20 ÷ 300 μέτρα).

'Υδροστρόβιλος Kaplan διὰ μικρὰ ύψη ύδατοπτώσεων (5 ÷ 30 μέτρα).

5. α) [Έδω δὲ οὐ εἶναι ζόμενος θάλασσαν ή συντομίαν ὥστα ἀναφέρονται διὰ τοὺς ἐπιγείους ύποσταθμούς εἰς τὴν παράγραφον 10.3 τῆς Ηλεκτροτεχνίας, ἔιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ].

β) (α) Η φασικὴ τάσις ἀναχωρήσεως τῆς γραμμῆς δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$U_{x\varphi} = \sqrt{(U_{x\varphi} \sin \varphi_x + IR_{\omega})^2 + (U_{x\varphi} \eta \mu \varphi_x + IX_{\omega})^2}. \quad (1)$$

Είναι :  $U_{x\varphi} = \frac{33 \text{ kV}}{3} = 19,050 \text{ kV} = 19050 \text{ V} \quad \text{καὶ}$

$$R_{\omega} = R \times l = 0,33 \times 20 = 6,6 \Omega$$

$$X_{\omega} = X_L \times l = 0,7 \times 20 = 14 \Omega.$$

Ἐξ ἄλλου ἡ ἑντασις γραμμῆς I δίδεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$I = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U_x \cdot \sin \varphi_x} = \frac{10000000}{\sqrt{3} \times 33000 \times 0,85} = 206 \text{ A.}$$

Τέλος ἐκ τοῦ συντελεστοῦ ἴσχυος συν φ<sub>x</sub> τῆς καταναλώσεως ὑπολογίζομε τὸ ημ φ<sub>x</sub>:

$$\eta \mu \varphi_x = \sqrt{1 - \sin^2 \varphi_x} = \sqrt{1 - 0,85^2} = 0,53.$$

Οὕτως ἡ σχέσις (1) δίδει :

$$U_{x\varphi} = \sqrt{(19050 \times 0,85 + 206 \times 6,6)^2 + (19050 \times 0,53 + 206 \times 14)^2} = 21800 \text{ V} = 21,8 \text{ kV.}$$

καὶ ἡ ζητουμένη πολικὴ τάσις εἰς τὴν ἀναχωρησιν τῆς γραμμῆς :

$$U_{x\pi} = 21,8 \text{ kV} \times \sqrt{3} = 37,7 \text{ kV.}$$

(β) Τὸ συνημίτονον ἀναχωρήσεως δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$\sin \varphi_x = \frac{U_{x\varphi} \sin \varphi_x + IR_{\omega}}{U_{x\varphi}} = \frac{19050 \times 0,85 + 206 \times 6,6}{21800} = \\ = \frac{17560}{21800} = 0,8.$$

## Ο Μ Α Σ 7η

1. α) [‘Ο ἔξεταζόμενος θὰ ἀπαντήσῃ μὲ δόσα ἀναφέρονται διὰ τοὺς ἀγωγοὺς ἀπὸ ἀλουμίνιον καὶ χάλυβα εἰς τὴν παράγραφον 7·1 (σελ. 138 - 9) τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ].

- β) (α) Γνωρίζομεν ὅτι ἡ ἡλεκτρικὴ ἴσχὺς τοῦ σταθμοῦ δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$N = 9,81 \cdot Q \cdot H \cdot \eta_{\text{στρ}} \cdot \eta_{\text{γεν.}}$$

Ἡ παροχὴ  $Q$  ( $\text{m}^3/\text{sec}$ ) ὑπολογίζεται ἀπὸ τὴν διάμετρον τοῦ ἀγωγοῦ πτώσεως :  $D = 2,10 \text{ m}$  καὶ ἀπὸ τὴν ταχύτητα τοῦ ὄντος ἐντὸς αὐτοῦ :

$$v = 5,7 \text{ m/sec} = \frac{5,7}{60} \text{ m/sec.}$$

Δηλαδὴ εἶναι :

$$Q = \frac{3,14}{4} \cdot D^2 \cdot v = \frac{3,14}{4} \times 2,10^2 \times \frac{5,7}{60} = 0,329 \text{ m}^3/\text{sec.}$$

Συνεπῶς διὰ τὴν ἴσχὺν  $N$  ἔχομεν :

$$N = 9,81 \times 0,329 \times 200 \times 0,85 \times 0,95 = 522 \text{ kW} = 0,522 \text{ MW.}$$

(β) Ἡ εἰς τὸ ὄντος τῆς δεξαμενῆς περιεχομένη ἐνέργεια δίδεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$A = N \cdot t.$$

Ἐπειδὴ  $Q = 0,329 \text{ m}^3/\text{sec}$  τὰ  $40000000 \text{ m}^3$  ὄντος τῆς δεξαμενῆς δύναται νὰ ἀποδοθοῦν εἰς χρόνον :

$$t = \frac{40000000}{0,329} = 121500000 \text{ sec} = \frac{121500000}{3600} = 3375 \text{ H.}$$

ὅτε ἔχομεν :

$$A = N \cdot t = 522 \times 3375 = 1760000 \text{ kWh.}$$

2. α) Ἐπιφόρτισις ἐνὸς πύργου γραμμῆς μεταφορᾶς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας καλεῖται ἡ συνισταμένη τῶν δυνάμεων, αἱ δποῖαι ἐφαρμόζονται ἐπὶ τοῦ πύργου κατὰ τὴν λειτουργίαν τῆς γραμμῆς.

Ἡ ἐπιφόρτισις τῶν πύργων γραμμῆς μεταφορᾶς προκύπτει :

- I. Ἀπὸ τὰ κατακόρυφα φορτία τὰ ὄφειλόμενα εἰς τὸ βάρος τῶν

άγωγῶν τῆς γραμμῆς, τῶν ἀγωγῶν ἡλεκτρικῆς προστασίας καὶ τῶν μονωτήρων. Ἐπίσης εἰς τὰ κατακόρυφα φορτία τῶν πύργων συμπεριλαμβάνεται τὸ βάρος τῆς χιόνος, ἢ ὅποια εἰναι δυνατὸν νὰ ἐπικαθήσῃ ἐπὶ τῶν ἀγωγῶν τούτων.

- II. Ἀπὸ τὰ δριζόντια φορτία, λόγω τῆς πιέσεως τοῦ ἀνέμου ἐπὶ τῶν ἀγωγῶν τῆς γραμμῆς, τῶν ἀγωγῶν ἡλεκτρικῆς προστασίας, καθώς καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῶν στοιχείων τοῦ πύργου.
- III. Προκειμένου περὶ πύργων γωνίας ἢ τερματικῶν ἔχομε καὶ τὰ δριζόντια φορτία λόγω γωνίας ἢ τέρματος τῆς γραμμῆς, δηλαδὴ τὰ φορτία τὰ προερχόμενα ἐκ τῶν δυνάμεων τανύσεως τῶν ἀγωγῶν.

β) Ἡ παραγομένη ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια ὑπὸ τοῦ σταθμοῦ εἶναι :

$$A_{\text{παραγομένη}} = A_{\text{προσδιδομένη}} \cdot \eta_{\text{o.l.}} \quad (1)$$

Ἡ προσδιδομένη ἐνέργεια εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ καυσίμου, δηλαδὴ ἡ ἐνέργεια 220000 kg λιγνίτου θερμογόνου δυνάμεως 2500 kcal/kg. Αὕτη ὑπολογιζομένη εἰς kWh εἶναι :

$$A_{\text{προσδιδομένη}} = \frac{220000 \times 2500}{860} = 640000 \text{ kWh}$$

καὶ ἡ σχέσις (1) δίδει :

$$A_{\text{παραγομένη}} = 640000 \times 0,4 = 256000 \text{ kWh} = 256 \text{ MWh.}$$

Ἡ ἐγκατεστημένη ἴσχυς τοῦ σταθμοῦ εἶναι :

$$N = \frac{A_{\text{παραγομένη}}}{t} = \frac{256 \text{ MWh}}{10} = 25,6 \text{ MW} = 25600 \text{ kW.}$$

3. α) [Ἐδῶ δὲ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὸν τρόπον κατασκευῆς ὑπογείου καλωδίου εἰς τὴν παράγραφον 9.4 σ (σελ. 195 - 197) τῆς Ἡλεκτροτεχνίας Γ, καθώς καὶ τὸ σχ. 9.4 σ αὐτῆς, διὰ τὴν ζητουμένην ἐν τομῇ παράστασιν ὑπογείου καλωδίου].

- β) [Ἐδῶ δὲ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τοὺς συνδέσμους ἢ συνδετῆρας καὶ τοὺς διακλαδωτῆρας εἰς τὴν παράγραφον 7.1 (σελ. 139 - 144) τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, Ἰδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].


γ) ('Εδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται εἰς τὰς παραγράφους 2.3 καὶ 2.4 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ. 'Η περιγραφὴ θὰ γίνη μὲ μεγάλην συντομίαν ἀναφέροντες μόνον τὰ κύρια μέρη τοῦ σταθμοῦ).

4. α) 'Υπάρχουν δύο τρόποι, κατὰ τοὺς ὅποιους οἱ κεραυνοὶ ἐπιδροῦν ἐπὶ τῶν ἑναερίων γραμμῶν, οἱ ὅποιοι εἰδικώτερον εἶναι γνωστοὶ ως πτῶσις «Α» καὶ ως πτῶσις «Β».

Κατὰ τὴν πτῶσιν «Α» τὸ φορτισμένον ἡλεκτρικῶς νέφος δημιουργεῖ ἀντίθετον ἡλεκτρικὸν φορτίον ἐπὶ τῶν γραμμῶν ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας, ὅποτε ὁ ἀήρ πέριξ αὐτῶν ὑποβάλλεται εἰς ἡλεκτρικὴν καταπόνησιν καὶ τελικῶς Ιονίζεται, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παραγωγὴν τόξου μεταξὺ φορτισμένου νέφους καὶ τῶν γραμμῶν. Διὰ νὰ δημιουργηθῇ μία τοιαύτη πτῶσις κεραυνοῦ, ἀπαιτεῖται σχετικῶς μεγάλος χρόνος.

- β) Τὸ δοθὲν δίκτυον εἶναι ίσοδύναμον πρὸς τὸ τοῦ σχήματος 1. Τὰ δύο ἀκραῖα φορτία (30 Α ἔκαστον) δυνάμεθα νὰ τὰ ἀγνοήσω-

Σχ. 1.

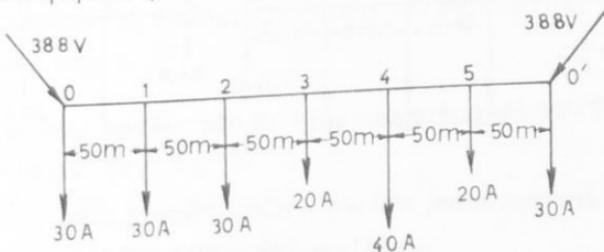

με κατὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς διατομῆς τῶν ἀγωγῶν τοῦ δικτύου, καθ' ὅσον τροφοδοτοῦνται ἀπ' εύθειας ἐκ τῶν πηγῶν καὶ συνεπῶς οὐδεμίαν πτῶσιν τάσεως δημιουργοῦν.

Κατ' ἀρχὴν, ἐφαρμόζοντες τὸ θεώρημα τῶν ἡλεκτρικῶν ροπῶν εἰς τὸ δίκτυον τοῦ ἀνωτέρω σχήματος, διὰ τὴν εὑρεσιν τῶν ἡλεκτρικῶν ρευμάτων τῶν τμημάτων ἔχομεν :

$$I_o \cdot l_{\infty} = I_1 \cdot l_{10} + I_2 \cdot l_{20} + I_3 \cdot l_{30} + I_4 \cdot l_{40} + I_5 \cdot l_{50} \quad \text{η} \\ I_o \cdot 300 = 30 \times 250 + 30 \times 200 + 20 \times 150 + 40 \times 100 + 20 \times 50$$

$$\text{η} \quad I_o \times 300 = 21500 \quad \text{η} \quad I_o = \frac{21500}{300} \text{ A} = 71,6 \text{ A.}$$


Έφαρμόζομε τὸν πρῶτον νόμον τοῦ Κίρκωφ εἰς τὰ σημεῖα 1, 2, 3, 4 καὶ 5 τοῦ δικτύου, ὅπότε λαμβάνομε τὰς ἐντάσεις ηλεκτρικοῦ ρεύματος τῶν τμημάτων τοῦ δικτύου, ὡς εἰς τὸ σχῆμα 2.



Σχ. 2.

Χωρίζομε τὸ δίκτυον εἰς τὸ σημεῖον 3 εἰς δύο τμήματα, ὡς φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 3, καὶ λαμβάνομε τὴν πτῶσιν τάσεως διὰ τὸ ἕνα ἐκ τῶν δύο τμημάτων, ἔστω τὸ 0 – 3. Θὰ ἔχωμεν (σχ. 3):
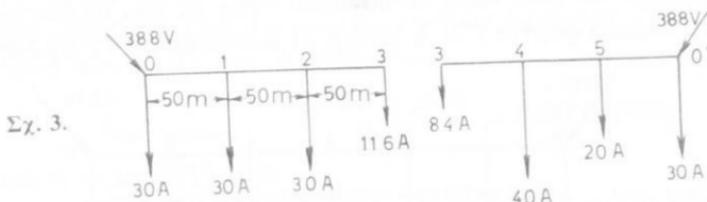
$$\Delta U_{\varphi} = \frac{\rho}{S} (l_{01} \cdot I_1 + l_{02} \cdot I_2 + l_{03} \cdot I_3) \quad (1)$$



Ἡ ἐπιτρεπόμενη πολικὴ πτῶσις τάσεως εἶναι :

$$\Delta U_{\pi} = 388 - 380 = 8 \text{ V.}$$

Συνεπῶς :  $\Delta U_{\varphi} = \frac{8}{\sqrt{3}} = 4,62 \text{ V.}$

Ἡ ζητουμένη διατομὴ S ἐκ τῆς σχέσεως (1) θὰ εἶναι :

$$\begin{aligned} S &= \frac{\rho}{\Delta U_{\varphi}} (l_{01} \cdot I_1 + l_{02} \cdot I_2 + l_{03} \cdot I_3) = \\ &= \frac{0,018}{4,62} (50 \times 30 + 100 \times 30 + 150 \times 11,6) = \\ &= \frac{0,018}{4,62} \times 6240 = 24,3 \text{ mm}^2. \end{aligned}$$

Ἐκλέγομε τυποποιημένην διατομὴν  $S = 25 \text{ mm}^2$ .


5. α) Τὰ σοβαρώτερα τῶν αἰτίων, εἰς τὰ ὅποια ὄφείλονται αἱ ὑπερτάσεις εἰς τὰ ἡλεκτρικὰ δίκτυα, εἶναι :

- I. Ἡλεκτρικαὶ ἀτμοσφαιρικαὶ ἔκκενώσεις (κεραυνοὶ κ.λπ.).
- II. Διαλεῖπον βραχυκύκλωμα πρὸς γῆν. Λέγεται δὲ διαλεῖπον, διότι γίνεται καὶ διακόπτεται εἰς κάθε ἡμιπερίοδον. Τὸ διαλεῖπον βραχυκύκλωμα δημιουργεῖ τοιαύτην ὑπέρτασιν, ὥστε νὰ μεταπηδήσῃ τὸ βραχυκύκλωμα εἰς τὰς ὑγιεῖς φάσεις.
- III. Κλείσιμον διακόπτου. Τὸ κλείσιμον διακόπτου δημιουργεῖ ἐπικινδύνους ὑπερτάσεις εἰς τὰ ἡλεκτρικὰ δίκτυα.

Πρὸς ἀποφυγὴν τῶν δυσαρέστων ἀποτελεσμάτων ἐκ τῶν ἀτμοσφαιρικῶν ἔκκενώσεων χρησιμοποιοῦνται διάφορα προστατευτικὰ μέτρα, ἦτοι ὁ ἀγωγὸς γῆς, αἱ ἀκīδες ὑπερπηδήσεως, ἀλεξικέραυνα, πηνία καὶ πυκνωταί. Ἡ ἀποφυγὴ τοῦ διαλείποντος βραχυκύκλωματος πραγματοποιεῖται μὲ τὴν γείωσιν τοῦ οὐδετέρου κόμβου.

Πρὸς ἀποφυγὴν τῶν ὑπερτάσεων ἐκ τοῦ κλεισίματος διακόπτου συνδέομεν εἰς τὸ δίκτυον (παρὰ τὸν διακόπτην) στραγγαλιστικὰ πηνία.

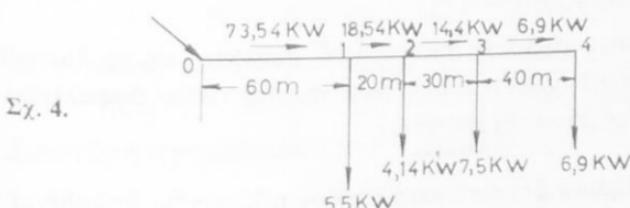β) Εὑρίσκομε κατ' ἀρχὴν τὴν δι' ἑκάστου τμήματος τοῦ δικτύου διερχομένην ἴσχυν (σχ. 4).



Ἡ πτῶσις τάσεως εἰς τὸ φορτίον 2 δίδεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$\Delta U_{02} = \frac{2 \cdot \rho}{S \cdot U} (l_{01} \cdot N_{01} + l_{12} \cdot N_{12})$$

$$\Delta U_{02} = \frac{2 \times 0,018}{35 \times 220} (60 \times 73540 + 20 \times 18540) = 22,5 \text{ V.}$$

Η έπι % πτῶσις τάσεως είναι :

$$\epsilon \% = \frac{22,5}{220} \times 100 = 10,25 \%$$

Η διακύμανσις της τάσεως είναι :

$$\frac{\pm \epsilon}{2} = \pm 5,12 \%$$

### Ο Μ Α Σ 8η

1. α) Αἱ ύπερεντάσεις, ποὺ ἐμφανίζονται εἰς τὰ ἡλεκτρικὰ δίκτυα, δυνατὸν νὰ ὀφείλωνται :


- I. Εἰς αὔξησιν τοῦ φορτίου τῶν καταναλώσεων.
  - II. Εἰς βραχυκύκλωμα μεταξὺ φάσεων τοῦ ἡλεκτρικοῦ δικτύου. (Πτῶσις τῆς μιᾶς φάσεως ἐπὶ τῆς ἄλλης, ταλάντωσις τῶν ἀγωγῶν λόγω ἀνέμου κ.λπ.).
  - III. Εἰς βραχυκύκλωμα ἀγωγοῦ πρὸς γῆν.
- Αἱ ύπερεντάσεις καταπονοῦν πολὺ τὰς ἔγκαταστάσεις τῶν δικτύων. Τὰ μέσα προστασίας ἔναντι τῶν ύπερεντάσεων είναι :
- (α) Τὰ αὐτεπαγωγικὰ πηνία ἀνευ σιδηροπυρῆνος, τὰ ὅποια συνδέονται ἐν σειρᾷ εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν ἡλεκτρικῶν δικτύων. Η τοποθέτησις τῶν πηνίων αὐτῶν ἐπιφέρει ἀπώλειαν ἰσχύος τῆς τάξεως τοῦ  $6 \div 8 \%$ .
  - (β) Η διακοπὴ τῆς ροῆς ἡλεκτρικοῦ ρεύματος εἰς τὸ δίκτυον, ὅποια ἐπιτυγχάνεται διὰ τῶν συντηκτικῶν ἀσφαλειῶν καὶ τῶν αὐτομάτων διακοπτῶν.

- β) (α) Γνωρίζομεν ὅτι ἀπώλεια ἰσχύος  $p \% = \epsilon \%$ , δηλαδὴ μὲ τὴν πτῶσιν τάσεως ἐπὶ τῆς %, ὅπότε ἡ ζητουμένη πτῶσις τάσεως θὰ είναι :

$$\Delta U = \frac{\epsilon}{100} \cdot U = \frac{p}{100} \cdot U = \frac{1,5}{100} \times 110 = 1,65 \text{ V.}$$

- (β) Ο διανομεύς είναι μονοφασικός μὲ ὡμικὰ φορτία. Οὗτος είναι ισοδύναμος μὲ τὸν κατωτέρω διανομένα, ἐπὶ τοῦ ὅποιου ξεχωρίσεις

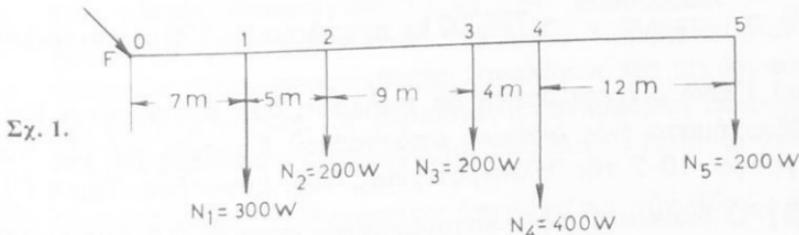προσδιορισθή τὰ εἰς ἕκαστον σημεῖον τροφοδοτούμενα φορτία (σχ. 1).



Η ζητουμένη ένιαία διατομή είναι :

$$S = \frac{2\rho}{\Delta U \cdot U} (N_1 \cdot l_{01} + N_2 \cdot l_{02} + N_3 \cdot l_{03} + N_4 \cdot l_{04} + N_5 \cdot l_{05})$$

$$\text{ή } S = \frac{2 \times 0,018}{1,65 \times 220} (300 \times 7 + 200 \times 12 + 200 \times 21 + 400 \times 25 \\ + 200 \times 37) = \frac{2 \times 0,018 \times 26100}{1,65 \times 220} = 2,59 \text{ mm}^2.$$

Έκλεγομε τυποποιημένη ένιαίαν διατομήν  $S = 4 \text{ mm}^2$ .

2. α) [Έδω δ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τοὺς στύλους τῶν γραμμῶν μεταφορᾶς εἰς τὴν παράγραφον 7.3, σελ. 148 - 151, τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ].

β) Η συνολικὴ φαινομένη ἀποδιδομένη ίσχὺς τοῦ σταθμοῦ είναι :

$$N_\varphi = 30 + 40 + 50 = 120 \text{ MVA.}$$

Η συνολικὴ πραγματικὴ ίσχὺς τοῦ σταθμοῦ είναι :

$$N = N_\varphi \cdot \sigma \nu \varphi = 120 \text{ MWA} \cdot 0,9 = 108 \text{ MW.}$$

Συνεπῶς ἡ προσδιδομένη ὑπὸ τοῦ καυσίμου ίσχὺς πρέπει νὰ είναι :

$$N_\pi = \frac{N}{\eta_\pi \cdot \eta_{γεν}} = \frac{108 \text{ MW}}{0,3 \times 0,93} = 387 \text{ MW} = 387000 \text{ kW.}$$

Η προσδιδομένη ὑπὸ τοῦ καυσίμου ἐνέργεια εἰς ἓνα 24ωρον θὰ είναι :

$$A_\pi = N_\pi \cdot t = 387000 \times 24 = 9288000 \text{ kWh} \\ = 9288000 \text{ kWh} \cdot 860 \frac{\text{kcal}}{\text{kWh}} = \\ = 7980000000 \text{ kcal.}$$

Διὰ τὴν παραγωγὴν 10000 kcal ἀπαιτεῖται 1 kg πετρελαίου, ἐπομένως διὰ τὴν παραγωγὴν τῆς ως ἅνω ἐνεργείας ἀπαιτοῦνται :

$$B = \frac{7980000000}{10000} = 798000 \text{ kg πετρελαίου} = 798 \text{ ton πετρελαίου.}$$

3. α) [Έδω δὲ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὰ ἔξαρτήματα ἐνὸς ἐναερίου ὑποσταθμοῦ διανομῆς εἰς τὴν παραγραφὸν 10.2 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ'].
- β) 'Ο διανομεὺς φέρει κατανεμημένον φορτίον  $0,2 \text{ A/m}$  εἰς μῆκος 250 m. Ἐπομένως ίσοδυναμεῖ μὲν διανομέα μῆκους 250 m, φέροντα συγκεντρωμένον φορτίον  $250 \times 0,2 = 50 \text{ A}$  εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ, ως φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 2.
- 'Η ζητουμένη πτῶσις τάσεως δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :


$$\Delta U = 2 \cdot R \cdot l_{01} \cdot I \quad (\text{διανομεὺς μονοφασικός}).$$

Δεδομένου ὅτι ἡ ἀντίστασις  $R$  δίδεται εἰς  $\Omega$  ἀνὰ km, τὸ μῆκος  $l_{01}$  θὰ πρέπει εἰς τὴν ἀνωτέρω σχέσιν νὰ είναι εἰς km, διότε ἔχομεν :

$$\Delta U = 2 \times 0,35 \times 0,125 \times 50 = 4,37 \text{ V.}$$

4. α) "Ενα μέρος τῆς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας, μὲ τὴν ὅποιαν τροφοδοτεῖται ὁ μετασχηματιστής ίσχύος κατὰ τὴν λειτουργίαν του, μετατρέπεται εἰς θερμότητα λόγω τῶν ἀπωλειῶν τοῦ σιδήρου τοῦ πυρῆνος αὐτοῦ καὶ τῶν ἀπωλειῶν χαλκοῦ τῶν τυλιγμάτων του. Πρὸς ἀποφυγὴν ὑπερθερμάνσεως ἐκ τῆς ἀνωτέρω θερμότητος τῶν τυλιγμάτων τοῦ μετασχηματιστοῦ καὶ καταστροφῆς τῆς μονώσεως αὐτῶν, ἐπιβάλλεται ἡ ψῦξις τοῦ μετασχηματιστοῦ.
- 'Η ψῦξις ἐνὸς μετασχηματιστοῦ ίσχύος ἐπιτυγχάνεται διὰ τῶν κάτωθι τρόπων :

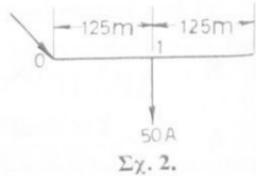- I. Διὰ φυσικῆς ἡ βεβιασμένης κυκλοφορίας ἀέρος (μετασχηματίσται ἀερόψυκτοι). Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ ψύχονται μετασχηματισταὶ μικρᾶς σχετικῶς ίσχύος. Τὸ κύριον μειονέκτημα τῆς μεθόδου ταύτης είναι ἡ συσσώρευσις ἐπὶ τῶν τυλιγμάτων τοῦ μετασχηματιστοῦ κόνεως καὶ ἄλλων ἀγωγίμων ύλικῶν, ως ἐκ τῆς κυκλοφορίας τοῦ ἀέρος.



II. Δι' ἐμβαπτίσεως τοῦ κυρίου τμήματος τοῦ μετασχηματιστοῦ (τυλίγματα - πυρήν) ἐντὸς μονωτικοῦ ἔλασίου. Διὰ τῆς μεθόδου τάσεως ἀποφεύγομε τὸ ὡς ἄνω μειονέκτημα τῶν ἀεροψύκτων μετασχηματιστῶν. Ἡ ψῆξις τοῦ ἔλασίου τῶν μετασχηματιστῶν ἐπιτυγχάνεται, ἀναλόγως τῆς ἴσχυος αὐτῶν διὰ φυσικῆς ψύξεως, διὰ βεβιασμένης κυκλοφορίας ἀέρος ἢ τέλος διὰ βεβιασμένης κυκλοφορίας τοῦ ἔλασίου ἐντὸς ψυγείου.

β) Ἐκ τῆς δοθείστης ἀγωγιμότητος ὑπολογίζομε τὴν εἰδικὴν ἀντίστασιν τοῦ ἀγωγοῦ :

$$\rho = \frac{1}{K} = \frac{1}{33} = 0,0303 \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}}$$

Γνωρίζομεν ὅτι ἡ διατομὴ τοῦ ἀγωγοῦ δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$S = \frac{200 \cdot \rho \cdot l \cdot N}{\epsilon \cdot U^2} = \frac{200 \times 0,0303 \times 100 \times 100000}{5 \times 220^2} = 250 \text{ mm}^2$$

5. α) Ως ψυκτικὸν μέσον εἰς τὰς γεννητρίας ἐνὸς ἀτμοηλεκτρικοῦ σταθμοῦ χρησιμοποιεῖται τὸ ὑδρογόνον, ἦτοι ὅλος ὁ ἐντὸς τῆς γεννητρίας χῶρος πληροῦται δι' ὑδρογόνου ὑπὸ πίεσιν μεγαλύτεραν τῆς ἀτμοσφαίρας. Τὸ ὅλον ψυκτικὸν σύστημα μιᾶς γεννητέραν τῆς ἀτμοσφαίρας.

'Η ψῆξις τοῦ ὑδρογόνου ὡς μέσου ψύξεως τῶν τυλιγμάτων μιᾶς γεννητρίας, ἔκτὸς τοῦ ὅτι ἔξασφαλίζει μεγαλυτέραν ἴσχὺν διὰ τὸν ἕγκον μηχανῆς, λόγω τῆς μεγάλης ἀγωγιμότητος τοῦ ὑδρογόνου ὡς ψυκτικοῦ μέσου, ἔχει ἐπίσης ὡς πρόσθετον πλεονέκτημα ὅτι διατηρεῖ τὰ τυλίγματα τῆς γεννητρίας καθαρά. 'Ἐξ ἄλλου ἐντὸς ἀτμοσφαίρας ὑδρογόνου δὲν συντηρεῖται πυρκαϊά, ἐπομένως δὲν ἀπαίτευνται πυροσβεστικὰ μέσα διὰ τὴν κατηγορίαν αὐτὴν τῶν μηχανῶν. 'Η ψῆξις τοῦ ὑδρογόνου τῶν γεννητριῶν ἐπιτυγχάνεται διὰ χρήσεως ὕδατος εἰς κλειστὸν κύκλωμα. Τὸ ὕδωρ τοῦτο ψύχεται εἰς ψυγεῖον δι' ὕδατος ἀνοικτοῦ κυκλώματος. Τὸ σπουδαίότερον τμῆμα τοῦ συστήματος ψύξεως δι' ὑδρογόνου

μιᾶς γεννητρίας ἀποτελεῖ ἢ διάταξις «έπιβλέψεως» τοῦ ύδρογόνου. Διὰ τῆς διατάξεως ταύτης ἔξασφαλίζεται σταθερά πίεσις τοῦ ύδρογόνου ἐντὸς τῆς γεννητρίας, ἔλεγχος τῆς περιεκτικότητος εἰς καθαρὸν ύδρογόνον τοῦ συστήματος ψύξεως καὶ στεγανοποίησις τῶν σημείων ἔξοδου τοῦ ἄξονος τῆς γεννητρίας διὰ τῆς χρήσεως εἰδικῶν λαβυρίνθων καὶ ἐλαίου ὑπὸ πίεσιν.

Σοβαρὸν πρόβλημα ἀντιμετωπίζεται κατὰ τὴν ἐκκένωσιν τῆς γεννητρίας ὡς καὶ κατὰ τὴν ἀρχικὴν πλήρωσιν αὐτῆς δι' ύδρογόνου, δεδομένου ὅτι ἀπαγορεύεται νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπαφὴν ύδρογόνον καὶ ἀήρ. Πρὸς τοῦτο χρησιμοποιεῖται ἐνδιαμέσως διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος. Ἡ σειρὰ χειρισμῶν ἐν προκειμένῳ ἔχει ὡς ἔξης :

(1) Πλήρωσις γεννητρίας — Γεννήτρια ἀρχικῶς πλήρης ἀέρος.

Ἐκδίωξις τοῦ ἀέρος δι' εἰσαγωγῆς διοξείδιου τοῦ ἄνθρακος.

Ἐκδίωξις τοῦ διοξείδιου τοῦ ἄνθρακος δι' εἰσαγωγῆς ύδρογόνου.

(2) Ἐκκένωσις γεννητρίας — Γεννήτρια πλήρης ύδρογόνου.


Ἐκδίωξις ύδρογόνου δι' εἰσαγωγῆς διοξείδιου τοῦ ἄνθρακος.

Ἐκδίωξις διοξείδιου τοῦ ἄνθρακος δι' εἰσαγωγῆς ἀέρος.

β) Ἐφαρμόζομε τὸν νόμον τοῦ Κίρκωφ εἰς τὰ σημεῖα 1, 2, 3 καὶ εύρισκομε τὰς ἐντάσεις ἡλεκτρικοῦ ρεύματος εἰς τὰ τμήματα τοῦ δικτύου ὡς εἰς τὸ σχῆμα 3.

Γνωρίζομεν ὅτι εἰς μονοφασικὸν δίκτυον :
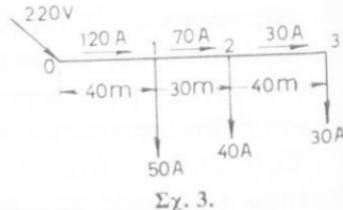
$$\Delta U_{01} = \frac{2 \cdot \rho \cdot l_{01} \cdot I_{01} \cdot \sin \Phi_{01}}{S} = \\ = \frac{2 \times 0,018 \times 40 \times 120 \times 1}{35} = 4,94 \text{ V.}$$



Ἐπομένως ἡ τάσις εἰς τὸ σημεῖον 1 θὰ είναι :

$$U_1 = U - \Delta U_{01} = 220 - 4,94 = 215,06 \text{ V.}$$

Ομοίως ὡς ἀνω, ἡ πτῶσις τάσεως εἰς τὸ τμῆμα 1 — 2 θὰ είναι :

$$\Delta U_{12} = \frac{2 \cdot \rho \cdot l_{12} \cdot I_{12} \cdot \sin \varphi_{12}}{S} = \\ = \frac{2 \times 0,018 \times 30 \times 70 \times 1}{35} = 2,16 \text{ V.}$$

Έπομένως ή τάσις είς τὸ σημεῖον 2 θὰ είναι :

$$U_2 = U_1 - \Delta U_{12} = 215,06 - 2,16 = 212,90 \text{ V.}$$

Τέλος ή πτῶσις τάσεως είς τὸ τμῆμα 2 – 3 θὰ είναι :

$$\Delta U_{23} = \frac{2 \cdot \rho \cdot l_{23} \cdot I_{23} \cdot \sin \varphi_{23}}{S} = \\ = \frac{2 \times 0,018 \times 40 \times 30 \times 1}{35} = 1,23 \text{ V.}$$

Έπομένως ή τάσις είς τὸ σημεῖον 3 είναι :

$$U_3 = U_2 - \Delta U_{23} = 212,90 - 1,23 = 211,67 \text{ V.}$$

### ΟΜΑΣ 9η


1. α) [Έδω δὲ ἔξεταζόμενος θὰ σχεδιάσῃ τὴν συνδεσμολογίαν τοῦ σχήματος 8·3α, ή δοποίᾳ παριστάνει μονογραμμικῶς διάταξιν ἀπλοῦ ὑποσταθμοῦ ὑψηλῆς τάσεως καὶ θὰ ἀναφέρῃ ὅσα περιλαμβάνονται δι’ αὐτὸν εἰς τὴν παράγραφον 8·3, σελ. 172-174 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].

β) [Έδω δὲ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ἐν συντομίᾳ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τοὺς ὑδροηλεκτρικοὺς σταθμούς καὶ τὰ τεχνικὰ ἔργα αὐτῶν εἰς τὰς παραγράφους 4·1 καὶ 4·2 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].

γ) Ο Σταθμὸς θὰ πρέπει νὰ ἔχῃ τέσσαρας μονάδας τῶν 400 kW ἔκαστη, ὥστε κατὰ τὰς ὡρας τῆς ἀλιχμῆς (1200 kW) νὰ ἔχωμε μίαν μονάδα ὡς ἐφεδρικήν, κατὰ τὰς λοιπὰς δὲ ὡρας νὰ ἐπαρκῇ διὰ τὴν τροφοδότησιν τοῦ φορτίου μία ἀπὸ τὰς μονάδας αὐτοῦ.

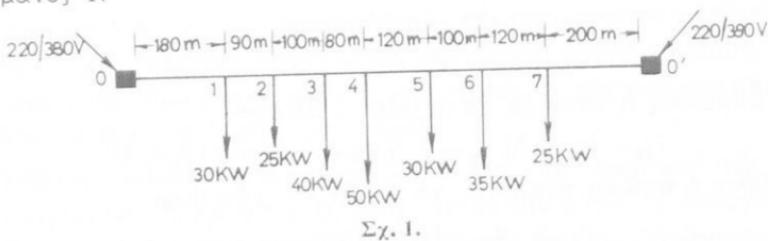2. α) [Έδω δὲ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τοὺς θερμικούς σταθμούς μὲ μηχανὰς ἐσωτερικῆς καύσεως (M.E.K.) εἰς τὴν παράγραφον 3·1 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].

β) Τό δοθέν κλειστὸν δίκτυον εἶναι ἴσοδύναμον πρὸς τὸ τοῦ σχήματος 1.



Ἡ συνολικὴ ἴσχὺς τῶν καταναλωτῶν τοῦ δικτύου θὰ εἶναι :

$$N_{\text{tot}} = 30 + 25 + 40 + 50 + 30 + 35 + 25 = 235 \text{ kW.}$$


Ἐπειδὴ ὁ συντελεστὴς χρησιμοποιήσεως τῶν καταναλωτῶν εἶναι 0,7, ἡ ὑπὸ τοῦ δικτύου μεταφέρομένη ἴσχὺς θὰ εἶναι :

$$N = 0,7 \times 235 \text{ kW.}$$

Συνεπῶς ἡ μεγίστη ἐπιτρεπομένη ἀπώλεια ἴσχύος εἰς τὸ δίκτυον (5%) θὰ εἶναι :

$$\Delta N = 0,7 \times 235 \times \frac{5}{100} = 8,23 \text{ kW} = 8230 \text{ W.}$$

Διὰ νὰ εὕρωμε τὴν πραγματικὴν κατανομὴν τῶν φορτίων εἰς τὸ δίκτυον, πολλαπλασιάζομε τὰ φορτία τῶν καταναλώσεων ἐπὶ 0,7, ὅποτε προκύπτει τὸ δίκτυον τοῦ σχήματος 2.

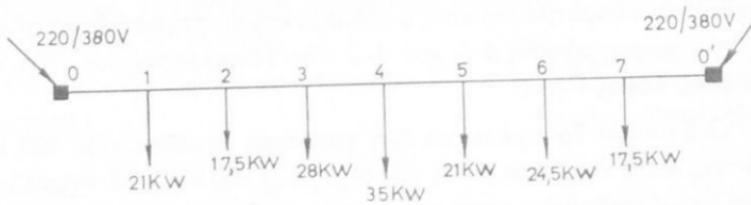

Σχ. 2.

Εἰς ἔκαστον kW ἴσχύος καταναλωτοῦ ἀντιστοιχεῖ ἔντασις ρεύματος εἰς τὸ δίκτυον :

$$I = \frac{N}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \phi} = \frac{1000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,9} = 1,69 \text{ A,}$$

όπότε αἱ ἐντάσεις ἡλεκτρικοῦ ρεύματος ἐκάστου τῶν καταναλωτῶν θὰ εἰναι :


$$I_1 = 1,69 \times 21 = 35,5 \text{ A}, \quad I_2 = 1,69 \times 17,5 = 29,6 \text{ A}$$

$$I_3 = 1,69 \times 28 = 47,3 \text{ A}, \quad I_4 = 1,69 \times 35 = 59,2 \text{ A}$$

$$I_5 = 1,69 \times 21 = 35,5 \text{ A}, \quad I_6 = 1,69 \times 24,5 = 41,4 \text{ A}$$

$$I_7 = 1,69 \times 17,5 = 29,6 \text{ A}.$$

Τὸ δίκτυον μὲ τὰς καταναλώσεις εἰς A λαμβάνει τὴν μορφὴν τοῦ σχήματος 3.

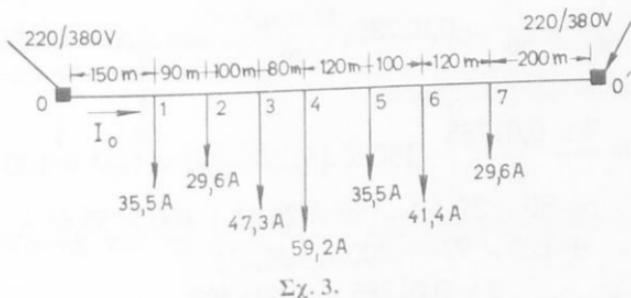

Σχ. 3.


Δεδομένου ὅτι τὰ ἡλεκτρικὰ φορτία ἔχουν τὸν αὐτὸν συντελεστὴν ἰσχύος, ἐφαρμόζομε τὸ θεώρημα τῶν ἡλεκτρικῶν ροπῶν : "Ητοι :

$$I_0 \cdot l_{00} = I_1 \cdot l_{10} + I_2 \cdot l_{20} + I_3 \cdot l_{30} + I_4 \cdot l_{40} + I_5 \cdot l_{50} + \\ + I_6 \cdot l_{60} + I_7 \cdot l_{70} \quad \text{ἢ}$$

$$I_0 \cdot 960 = 35,5 \times 810 + 29,6 \times 720 + 47,3 \times 620 + 59,2 \times 540 + \\ + 35,5 \times 420 + 41,4 \times 320 + 29,6 \times 200 \quad \text{ἢ}$$

$$I_0 \cdot 960 = 145470 \quad \text{ἢ} \quad I_0 = \frac{145470}{960} = 151,5 \text{ A}.$$

Ἐφαρμόζομε τὸν πρῶτον νόμον τοῦ Κίρκωφ εἰς τὰ σημεῖα 1 ἕως 7 καὶ εὑρίσκομε τὰς ἐντάσεις ἡλεκτρικοῦ ρεύματος διὰ τῶν τμημάτων τοῦ δικτύου, ὡς φαίνεται εἰς τὸ σχῆμα 4.

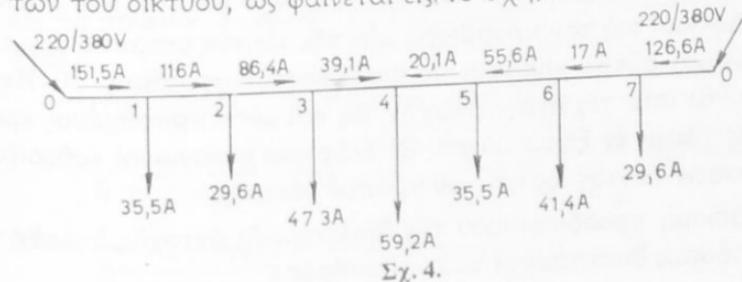

Σχ. 4.

Αἱ ἀπώλειαι ἰσχύος, εἰς ἕκαστον τμῆμα τοῦ δικτύου εἶναι :

$$3 I^2 R = 3 I^2 \rho \frac{l}{S},$$

ἐπομένως αἱ συνολικαὶ ἀπώλειαι ἰσχύος θὰ εἶναι :

$$\Delta N = \frac{3\rho}{S} (l_{01} \cdot I_{02}^2 + l_{12} \cdot I_{12}^2 + l_{23} \cdot I_{23}^2 + l_{34} \cdot I_{34}^2 + l_{45} \cdot I_{45}^2 + l_{56} \cdot I_{56}^2 + l_{67} \cdot I_{67}^2 + l_{70} \cdot I_{70}^2)$$

ὅπου :

$$\rho = \frac{1}{\kappa} = \frac{1}{56} = 0,01785 \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}} \quad \text{καὶ} \quad \Delta N = 8230 \text{ W.}$$

Ἄντικαθιστῶντες ἔχομεν :

$$8230 = \frac{3 \times 0,01785}{S} (150 \times 151,5^2 + 90 \times 116^2 + 100 \times 86,4^2 + 80 \times 39,1^2 + 120 \times 20,1^2 + 100 \times 55,6^2 + 120 \times 97^2 + 200 \times 126,6^2) \\ \text{η} \quad S = \frac{3 \times 0,01785 \times 10216300}{8230} = 66,5 \text{ mm}^2.$$

Ἐκλέγομε τυποποιημένην διατομὴν  $S = 70 \text{ mm}^2$ .

3. α) Προκειμένου νὰ παραληφθοῦν οἱ μονωτῆρες, δέον ὅπως πραγματοποιοῦνται εἰς τὸ ἔργοστάσιον τοῦ κατασκευαστοῦ αἱ κάτωθι δοκιμαῖ :

#### I. "Ελεγχος διαστάσεων :


Ἐκ τοῦ συνόλου τῆς πρὸς παραλαβὴν ποσότητος μονωτήρων ἐπιλέγεται ἕνα μικρὸν ποσοστὸν καὶ γίνεται ὁ ἔλεγχος τῶν διαστάσεων τῶν ἐκ πορσελάνης τμημάτων τῶν μονωτήρων αὐτῶν, σύμφωνα μὲ τοὺς ἰσχύοντας κανονισμοὺς δι' ἕκαστον εἰδος μονωτήρων.

II. Δοκιμαὶ διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς τάσεως ὑπερπηδήσεως :  
Αἱ δοκιμαὶ αὗται γίνονται μὲ ἐναλλασσομένας τάσεις 50 Hz ἐν ξηρῷ καὶ ὑπὸ τεχνητὴν βροχήν, ὡς καὶ μὲ τυποποιημένας κρουστικὰς τάσεις ἐν ξηρῷ μόνον. Οἱ διάφοροι κανονισμοὶ καθορίζουν τὰς τάσεις ταύτας ὡς καὶ τὸν τρόπον δοκιμῆς.

III. Δοκιμὴ προσδιορισμοῦ τῆς διηλεκτρικῆς ἀντοχῆς, δηλαδὴ τῆς τάσεως διασπάσεως τοῦ μονωτῆρος :

Κατά τήν δοκιμήν ταύτην έφαρμόζεται έναλλασσόμενο ρεῦμα 50 Hz, ώς και κρουστικαί τάσεις έπει τῶν μονωτήρων, οι δόποιοι είναι έμβαπτισμένοι έντος μονωτικοῦ έλαίου. Έξ αλλου οι μονωτήρες άναρτήσεως ύποβάλλονται εις συνδυασμένην ήλεκτρικήν και μηχανικήν καταπόνησιν προκειμένου νὰ παραληφθοῦν.

β) Ο δοθεὶς βρόχος είναι ίσοδύναμος πρὸς τὸ δίκτυον τοῦ σχήματος 5.

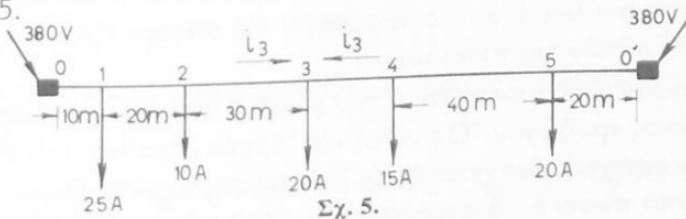


Σχ. 5.

Έφαρμόζοντες τὸν πρῶτον νόμον τοῦ Κίρκωφ εἰς τὸ σημεῖον 3, ἔχομεν :

$$i_3 + i_3 = 20 \text{ A} \quad \text{ἢ} \quad i_3 = \frac{20}{2} = 10 \text{ A.}$$

Έπομένως τὸ ἀνωτέρω δίκτυον δύναται νὰ διαχωρισθῇ ώς εἰς τὸ σχῆμα 6.

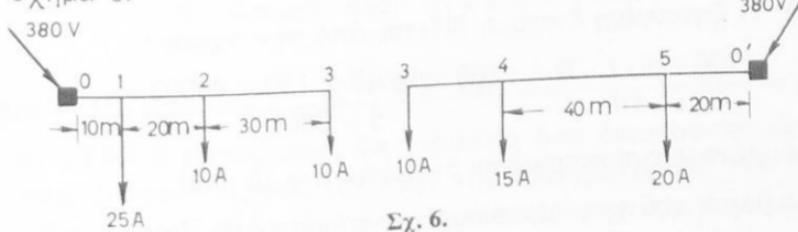

Σχ. 6.

Εἰς τὸ σημεῖον 3 ἔχομε τὴν μεγίστην πτῶσιν τάσεως τῶν 6 V, ἥτοι :

$$\Delta U = \frac{2\rho}{S} (l_{01} \cdot I_1 + l_{02} \cdot I_2 + l_{03} \cdot I_3) \quad \text{ἢ}$$

$$6 = \frac{2 \times 0,017}{S} (10 \times 25 + 30 \times 10 + 60 \times 10) \quad \text{ἢ}$$

$$S = \frac{2 \times 0,017 \times 1150}{6} = 6,52 \text{ mm}^2.$$

Σημείωσις : 'Εάν θελήσωμε μὲ τὴν εύρεθεῖσαν ὡς ἄνω διατομὴν καὶ τὴν δοθεῖσαν πτῶσιν τάσεως 6 V νὰ προσδιορίσωμε τὸ μῆκος  $l_{34}$  εἰς τὸ δεξιὸν τμῆμα τοῦ δικτύου εἰς τὸ ἀνωτέρω σχῆμα, θὰ ἴδωμεν ὅτι δὲν ὑπάρχει πραγματικὴ τιμὴ τοῦ μήκους τούτου. Τὸ πρόβλημα δὲν ἀνταποκρίνεται εἰς πραγματικὴν κατάστασιν.

4. α) 'Η περισσότερον χρησιμοποιουμένη μέθοδος προστασίας τῶν ξυλίνων στύλων ἔναντι διαβρώσεων καὶ σήψεως είναι ἡ δι' ἐμποτισμοῦ αὐτῶν διὰ πισσελάιων.

'Ως ὑγρὸν ἐμποτίσεως κατὰ τὴν μέθοδον ταύτην χρησιμοποιεῖται τὸ ἔλαιον κριεζώτου. 'Ο στῦλος κατ' ἀρχὴν ξηραίνεται εἰς τὸν ἀέρα καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσάγεται ἐντὸς λέβητος περιέχοντος ἔλαιον κριεζώτου ὑπὸ πίεσιν 6 - 8 ἀτμοσφαιρῶν. 'Υπὸ τὰς συνθήκας ταύτας τὸ ἔλαιον εἰσχωρεῖ ἐντὸς τῶν πόρων τοῦ ξύλου, τὸ ὅποιον ἐμποτίζεται εἰς ἀρκετὸν βάθος, ἐνῷ ταυτοχρόνως ἔξαγεται ὁ ἀήρ, ποὺ εύρισκεται ἐντὸς τοῦ ξύλου. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀνωτέρω ἐργασίας, διακόπτεται ἡ ἐφαρμογὴ τῆς πιέσεως καὶ δημιουργεῖται ὑποπίεσις (κενόν), ὅποτε ἔξερχεται τοῦ στύλου οίαδήποτε ποσότης κριεζώτου μὴ ἀπορροφηθεῖσα ὑπὸ τοῦ ξύλου.

β) 'Η ζητουμένη διατομὴ δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$S = \frac{100 \cdot \rho \cdot l \cdot N}{\epsilon \cdot U^2} = \frac{100 \times 0,018 \times 150 \times 40000}{5 \times 380^2} = 15 \text{ mm}^2.$$

Λαμβάνομε τυποποιημένην διατομὴν  $S = 16 \text{ mm}^2$ .

Τὸ βάρος τοῦ χρησιμοποιουμένου σύρματος θὰ είναι :

$$\begin{aligned} B &= 3 \cdot S \cdot l \cdot \gamma = 3 \times (16 \times 10^{-4}) \text{ dm}^2 \times (150 \times 10) \text{ dm} \times \\ &\quad \times 8,25 \text{ kg/dm}^3 = 3 \times 16 \times 10^{-4} \times 15 \times 10^2 \times 8,25 = \\ &= 59,40 \text{ kg σύρματος}. \end{aligned}$$

5. α) [Έδω ὁ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ἐν συντομίᾳ, ὅσα ἀναφέρονται εἰς τὴν παράγραφον 2.4 τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ, καὶ θὰ κατασκευάσῃ τὸ ζητούμενον σκαρίφημα ὡς τὸ 2.4 β].



2. α) [Έδω ό ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ αὐτομάτου διακόπτου ὑψηλῆς τάσεως εἰς τὴν παράγραφον 8.2, σελ. 164 – 167, τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, Ἰδρ. Εὔγενίδου, Τόμος Γ].

β) Κατὰ τὴν κατασκευὴν ἐνὸς δικτύου ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας (ἐναερίου ἢ ὑπογείου) διάφορα αἴτια ὀφειλόμενα εἰς τὴν μὴ τήρησιν τῶν κανόνων ἀσφαλοῦς ἐργασίας δύνανται νὰ προξενήσουν ἀτυχήματα τόσον εἰς τοὺς ἐργαζομένους εἰς τὰ δίκτυα, ὅσον καὶ εἰς τρίτους. Κατωτέρω ἀναφέρομε τὰ κυριώτερα ἐκ τῶν αἵτιων, ὀφειλόμενα κυρίως εἰς παραλήψεις τῶν ἐργαζομένων εἰς τὴν κατασκευὴν ἐνὸς ἡλεκτρικοῦ δικτύου.

#### Γενικὰ αἴτια:

- 1) Ἡ μὴ τήρησις ὑπὸ τῶν συνεργείων μετὰ σχολαστικότητος τῶν ὁδηγιῶν καὶ σημάτων τῶν ἐπικεφαλῆς αὐτῶν.
- 2) Αἱ ἄσκοποι συζητήσεις, τὰ ἀστεῖα ἢ παίγνια ἐν ὥρᾳ ἐργασίας, ὡς καὶ ἡ μὴ δέουσα προσοχὴ εἰς τὸ ἀνατεθὲν αὐτοῖς ἔργον.
- 3) Ἡ κατὰ ριψοκίνδυνον καὶ παράτολμον τρόπον ἐκτέλεσις ἀντεθείστης ἐργασίας.
- 4) Ἡ ἐγκατάλειψις ἐργαλείων καὶ ἀχρήστων ὑλικῶν εἰς σημεῖα ἐμποδίζοντα τὴν ἐργασίαν ἢ ἐπικίνδυνα ἀτυχημάτων.
- 5) Ἡ μὴ χρησιμοποίησις ὑπὸ τῶν ἐργαζομένων τῶν ἐγκεκριμένων διὰ τὴν ἐργασίαν ἐνδυμάτων, ὑποδημάτων, κ.λπ., ὡς καὶ ἡ μὴ κανονικὴ συντήρησις, ἔλεγχος καὶ χρησιμοποίησις αὐτῶν.
- 6) Ἡ χρησιμοποίησις ἐν ὥρᾳ ἐργασίας περιττῶν ἀντικείμενων (ἀλυσίδας, δακτυλίδια κ.λπ.).

#### Εἰδικὰ αἴτια:

- 1) Ἡ ἐγκατάλειψις ἀνοικτῶν φρεατίων κατὰ τὴν ἐγκατάστασιν στύλων ἢ ὑπογείων καλωδίων, ἀνευ τῆς καταλλήλου περιφράξεως καὶ σημάνσεως τῆς θέσεως αὐτῶν.
- 2) Ἡ μὴ κατασκευή, κατὰ τὴν ἐκσκαφήν, καταλλήλων κλίσεων ἐδάφους πρὸς ἀποφυγὴν καταπτώσεων.
- 3) Ὁ μὴ ἔλεγχος τῆς στερεότητος στύλων, δένδρων, κλιμάκων κ.λπ. πρὸ τῆς ἀνόδου τῶν ἐργαζομένων ἐπ' αὐτῶν.

- 4) 'Η μὴ χρησιμοποίησις τῆς ζώνης ἀσφαλείας, κράνους κ.λπ. κατὰ τὴν ἔργασίαν ἐπὶ στύλων.
- 5) 'Η στάθμευσις δχημάτων, πεζῶν κάτωθεν τῶν ὑπὸ ἐγκατάστασιν ἐναερίων δικτύων.
- 6) 'Η δημιουργία κατὰ τὴν τάνυσιν τῶν ἀγωγῶν μεγάλων βελῶν εἰς σημεῖα διασταυρώσεως τοῦ δικτύου μὲν δόδοις ἢ σιδηροδρομικὰς γραμμάς.
- 7) 'Η μὴ κάλυψις ἢ προστασία τῶν ὑπὸ τάσιν, ἐνδεχομένως, εὐρισκομένων στοιχείων πλησίον τῶν χώρων ἔργασίας, διὰ τὴν ἐγκατάστασιν νέου ἡλεκτρικοῦ δικτύου.
- 8) 'Η μὴ χρησιμοποίησις καταλλήλων χειροκτίων καὶ τοῦ εἰδικοῦ σχοινίου ἔλξεως κατὰ τὴν τάνυσιν ἢ ἀπλωμα τῶν ἀγωγῶν τοῦ ἡλεκτρικοῦ δικτύου.
- 9) 'Η ἐγκατάλειψις εύφλέκτων ὑλῶν πλησίον πυρᾶς.
- 10) 'Η μὴ ὑπαρξίς δυσηλεκτραγωγοῦ πυροσβεστῆρος πλησίον τῶν ὑπὸ ἀνόρυξιν τάφρων δι' ὑπόγεια καλώδια.
- 11) 'Η μὴ χρησιμοποίησις τῶν εἰδικῶν χειροκτίων καὶ δόματοϋ-αλίων κατὰ τὴν τῆξιν τῆς εἰδικῆς μονωτικῆς πίσσης διὰ τὰ ὑπόγεια καλώδια.
- 12) 'Η μὴ τήρησις τῶν κανονισμῶν διὰ τὴν ἐγκατάστασιν γειώσεων τοῦ ἡλεκτρικοῦ δικτύου.
- 13) 'Η μὴ μετὰ σχολαστικῆς προσοχῆς χρῆσις ἐκρηκτικῶν ὑλῶν κατὰ τὴν ἀνόρυξιν φρεατίων, ὡς καὶ ἡ μὴ ἀσφαλής ἀποθήκευσις αὐτῶν.

γ) Αἱ ἀπώλειαι ἰσχύος εἰς τὴν γραμμὴν δίδονται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$\Delta N = 2 \cdot I^2 \cdot R = 2 \cdot \left( \frac{N}{U} \right)^2 \cdot \frac{\rho \cdot l}{S} =$$

$$= 2 \times \left( \frac{6600}{220} \right)^2 \times \frac{0,018 \times 50}{16} = 101,5 \text{ W.}$$

('Υπετέθη ὅτι οἱ ἀγωγοὶ τῆς γραμμῆς εἰναι ἐκ χαλκοῦ).

3. Κατ' ἄρχην ὑπολογίζομε τὴν ἐκ τοῦ ἡλεκτρικοῦ δικτύου ἀπορροφουμένην ἰσχὺν ὑπὸ ἐκάστου κινητῆρος. Βάσει τῶν δεδομένων ἔχομεν :

$$N'_{1} = \frac{N_1}{\eta_1} = \frac{14 \text{ kW}}{0,58} = 24,1 \text{ kW},$$

$$N'_{2} = \frac{N_2}{\eta_2} = \frac{20 \text{ kW}}{0,89} = 22,45 \text{ kW},$$

$$N'_{3} = \frac{N_3}{\eta_3} = \frac{22 \text{ kW}}{0,88} = 25 \text{ kW},$$

$$N'_{4} = \frac{N_4}{\eta_4} = \frac{10 \text{ kW}}{0,86} = 11,6 \text{ kW}.$$

Η άπορροφουμένη έντασις τηλεκτρικού ρεύματος άπό έκαστον κινητήρα είναι :

$$I_1 = \frac{N'_1}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \varphi_1} = \frac{24100}{\sqrt{3} \times 3500 \times 0,89} = 4,47 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{N'_2}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \varphi_2} = \frac{22450}{\sqrt{3} \times 3500 \times 0,87} = 4,27 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{N'_3}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \varphi_3} = \frac{25000}{\sqrt{3} \times 3500 \times 0,79} = 5,22 \text{ A}$$

$$I = \frac{N'_4}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \varphi_4} = \frac{11600}{\sqrt{3} \times 3500 \times 0,82} = 2,33 \text{ A}.$$

Έκαστην τῶν ἀνωτέρω έντάσεων ἀναλύομεν εἰς βάττειον καὶ ἀεργόν συνιστῶσαν ως κατωτέρω :

$$\text{Έντασις } I \quad I_w = I \cdot \sin \varphi \quad I_x = I \cdot \eta \mu \varphi = I \sqrt{1 - \sin^2 \varphi}$$

$$I_1 = 4,47 \text{ A} \quad 4,47 \times 0,89 = 3,98 \text{ A} \quad 4,47 \times \sqrt{1 - 0,89^2} = 2,03 \text{ A}$$

$$I_2 = 4,27 \text{ A} \quad 4,27 \times 0,87 = 3,71 \text{ A} \quad 4,27 \times \sqrt{1 - 0,87^2} = 2,10 \text{ A}$$


$$I_3 = 5,22 \text{ A} \quad 5,22 \times 0,79 = 4,12 \text{ A} \quad 5,22 \times \sqrt{1 - 0,79^2} = 3,20 \text{ A}$$

$$I_4 = 2,33 \text{ A} \quad 2,33 \times 0,82 = 1,92 \text{ A} \quad 2,33 \times \sqrt{1 - 0,82^2} = 1,34 \text{ A}.$$


Έφαρμόζομε τὸν πρῶτον νόμον τοῦ Κίρχωφ εἰς τὰ σημεῖα 4, 3, 2 καὶ 1 καὶ εύρισκομε τὰς έντάσεις τηλεκτρικού ρεύματος εἰς έκαστον τμῆμα τοῦ δικτύου ως κατωτέρω :

I. Βάττειοι συνιστῶσαι. "Έχουν σημειωθῆ εἰς τὸ σχῆμα 1.

II. "Αεργοί συνιστῶσαι. "Έχουν σημειωθῆ εἰς τὸ σχῆμα 2.

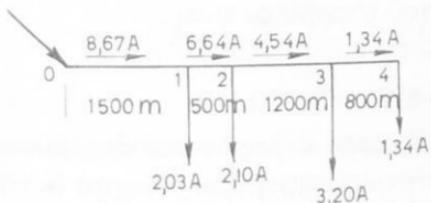

Σχ. 1.

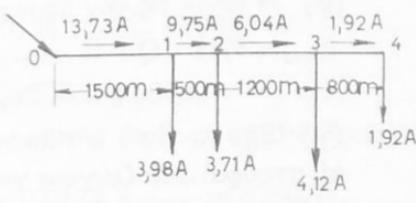

Σχ. 2.

"Εκ τῆς σχέσεως :

$$I = \sqrt{I_w^2 + I_x^2}$$

εύρισκομε τὰς ἐντάσεις ἡλεκτρικοῦ ρεύματος εἰς ἕκαστον τμῆμα τοῦ δικτύου ως κατωτέρω :

$$I_{01} = \sqrt{13,73^2 + 8,67^2} = 16,2 \text{ A} \quad I_{12} = \sqrt{9,75^2 + 6,64^2} = 11,75 \text{ A}$$

$$I_{23} = \sqrt{6,04^2 + 4,54^2} = 7,53 \text{ A} \quad I_{34} = \sqrt{1,92^2 + 1,34^2} = 2,35 \text{ A.}$$

"Οπότε ἡ ζητουμένη διατομὴ S ύπολογίζεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$S = \frac{3 \cdot \rho}{\Delta N} (I_{01}^2 \cdot l_{01} + I_{12}^2 \cdot l_{12} + I_{23}^2 \cdot l_{23} + I_{34}^2 \cdot l_{34}).$$

"Οπου  $\Delta N$  είναι ἡ δοθεῖσα ἀπώλεια ισχύος εἰς τὴν γραμμήν, ἵση πρὸς 2,5% τῆς δι' αὐτῆς μεταφερομένης πραγματικῆς ισχύος.

Δηλαδὴ είναι :

$$\Delta N = \frac{2,5}{100} (N'_1 + N'_2 + N'_3 + N'_4) =$$

$$= \frac{2,5}{100} (24,1 + 22,45 + 25 + 11,6) \text{ kW} =$$

$$= \frac{2,5}{100} \times 83,15 \text{ kW} = 2,07 \text{ kW} = 2070 \text{ W.}$$

"Αρα :

$$S = \frac{3 \times 0,018}{2070} (16,20^2 \times 1500 + 11,75^2 \times 500 + 7,53^2 \times 1200 + 2,35^2 \times 800) = 13,95 \text{ mm}^2.$$

"Εκλέγομε τυποποιημένην διατομὴν  $S = 16 \text{ mm}^2$ .

4. α) (α) Γνωρίζομεν ότι δι' ύψη πτώσεως μεταξύ 20 και 300 m χρησιμοποιείται ύδροστρόβιλος Francis.

(β) Η ίσχυς είς τὸν ἀξονα τοῦ στροβίλου είναι :

$$\begin{aligned} N_{\sigma \tau \rho} &= 9,81 \cdot Q \cdot H \cdot \eta_{\sigma \tau \rho} = 9,81 \times 12 \times 250 \times 0,9 = \\ &= 26500 \text{ kW} = 26,5 \text{ MW} = 36000 \text{ HP}. \end{aligned}$$

(γ) Εάν  $n_s$  είναι ό ειδικός ἀριθμός στροφῶν τοῦ στροβίλου, αἱ στροφαὶ τοῦ ζεύγους γεννητρίας στροβίλου δίδονται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$n = n_s \cdot H \cdot \sqrt{\frac{VH}{N_{\sigma \tau \rho}}} = n_s \times 250 \times \sqrt{\frac{V250}{36000}}$$

$$\text{ή } n = 5,25 \cdot n_s. \quad \text{Έκλεγομεν } n_s = 143 \text{ στρ/1'}$$

ὅπότε :

$$n = 5,25 \times 143 = 750 \text{ στρ/1'}$$

(δ) Δεχόμεθα συχνότητα τοῦ παραγομένου ρεύματος  $f = 50$  Hz, ὅπότε τὰ ζεύγη πόλων τῆς γεννητρίας είναι :

$$p = \frac{60 \times 50}{750} = 4 \text{ ζεύγη πόλων.}$$

(ε) Η φαινομένη ίσχυς τῆς γεννητρίας  $N_{\varphi}$  δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$N_{\varphi} = \frac{N_{\gamma \nu \nu}}{\sigma u n \varphi} = \frac{N_{\sigma \tau \rho} \times \eta_{\gamma \nu \nu}}{\sigma u n \varphi} = \frac{26500 \text{ kW} \times 0,95}{0,9} =$$

$$28000 \text{ kVA} = 28 \text{ MVA.}$$

β) [Έδω ό έξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ όσα ἀναφέρονται διὰ τὰ ἀκραία κιβώτια ή ἀκροκιβώτια εἰς τὴν παράγραφον 9.4, σελ. 206 – 209, τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].

5. α) [Έδω ό έξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ όσα ἀναφέρονται διὰ τοὺς ὄρους ποὺ πρέπει νὰ πληροῦν οἱ συνδετῆρες τῶν γραμμῶν εἰς τὴν παράγραφον 7.1, σελ. 139, τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].

β) (I) Αἱ ζητούμεναι ἀπώλειαι εἰς τὴν μονοφασικὴν γραμμὴν δίδονται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$\Delta N = 2 \cdot I^2 \cdot \rho \cdot \frac{l}{S} = 2 \cdot \left( \frac{N}{U \cdot \sin \varphi} \right)^2 \cdot \rho \cdot \frac{l}{S} =$$

$$= 2 \times \left( \frac{22000}{220 \times 1} \right)^2 \times 0,0174 \times \frac{150}{25} = 2090 \text{ W}$$

(N = P = 22000 W).

(II) Διὰ συνφ = 0,5 ἐφαρμόζοντες τὴν ὡς ἄνω σχέσιν ἔχομεν :

$$\Delta N = 2 \times \left( \frac{22000}{220 \times 0,5} \right)^2 \times 0,0174 \times \frac{150}{25} = 8360 \text{ W.}$$

Παρατηροῦμεν ὅτι ὑποδιπλασιαζομένου τοῦ συντελεστοῦ ἴσχύος (συνφ = 0,5), τετραπλασιάζεται ἡ ἀπώλεια ἴσχύος (8360 W) διὰ τὸ αὐτὸ φορτίον, τάσιν, διατομὴν ἀγωγῶν καὶ μῆκος δικτύου.

### Ο Μ Α Σ 11η

1. α) [Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὴν τοποθέτησιν τῶν ξυλίνων καὶ σιδηρῶν στύλων εἰς τὴν παράγραφον 11·3, σελ. 242 – 243, καὶ παράγραφον, 7·3, σελ. 157, τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, Τόμος Γ].

β) Ἡ μεταξὺ τῶν ἀγωγῶν ἡλεκτρικῆς γραμμῆς ἀπόστασις εἶναι ἡ αὐτὴ εἴτε πρόκειται περὶ χαλκίνης γραμμῆς εἴτε πρόκειται περὶ γραμμῆς ἐξ ἀλουμινίου. Αὐτὴ ὑπολογίζεται ὡς ἔξης :

(α) Δι' ἀγωγούς διατομῶν μικροτέρων τῶν 35 mm<sup>2</sup>:

$$A = 0,75 \cdot U_{xy} + 9 \sqrt{\frac{S}{2}} - 30 =$$

$$= 0,75 \times 30 + 9 \times \sqrt{\frac{100}{2}} - 30 =$$

$$= 22,5 + 9 \sqrt{20} = 62,8 \text{ cm.}$$

(β) Δι' ἀγωγούς διατομῆς ἵστης ἡ μεγαλυτέρας τῶν 35 mm<sup>2</sup>:

$$A = 0,75 \cdot U_{xy} + 9 \sqrt{\frac{S}{6}} = 0,75 \times 30 + 9 \times \sqrt{\frac{100}{6}} = 59,2 \text{ cm.}$$

2. α) [Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὴν ἐκλογὴν ἐνὸς αὐτομάτου διακόπτου ὑποσταθμοῦ γραμμῶν μετα-

φορᾶς, εἰς τὴν παράγραφον 8·2 σελ. 165, τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ].

β) (α) Γνωρίζομεν ὅτι δι' ὑψη πτώσεως μεταξύ 20 καὶ 300 m χρησιμοποιεῖται ύδροστρόβιλος Francis.

(β) 'Ο ἀριθμὸς στροφῶν τοῦ στροβίλου (καὶ τῆς γεννητρίας) δίδεται ἀπὸ τὴν σχέσιν :

$$n = \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{60 \times 50}{10} = \frac{3000}{10} = 300 \text{ στρ./l'}$$

(γ) Γνωρίζομεν ὅτι ἡ παραγομένη ὑπὸ τοῦ σταθμοῦ ἡλεκτρικὴ ίσχυς εἰς kW δίδεται ἐκ τῆς σχέσεως :

$$N = 9,81 \cdot Q \cdot H \cdot \eta_{στρ} \cdot \eta_{γεν},$$

ὅτε ἡ ζητουμένη παροχὴ τῆς ὑδατοπτώσεως θὰ εἴναι :

$$Q = \frac{N}{9,81 \cdot H \cdot \eta_{στρ} \cdot \eta_{γεν}}.$$

Είναι ὥμως :  $N = N_{φ} \cdot \sigma \nu \phi = 20000 \times 0,95 = 19000 \text{ kW}.$

Συνεπῶς :

$$Q = \frac{19000}{9,81 \times 130 \times 0,80 \times 0,85} = 21,8 \text{ m}^3/\text{sec.}$$

3. α) 'Η γείωσις τῶν σταθμῶν παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας ἔξασφαλίζεται διὰ τῆς συνδέσεως τοῦ ούδετέρου κόμβου τῶν γεννητριῶν μὲ τὴν γῆν (ἡλεκτρόδιον γειώσεως).

'Η γείωσις αὐτὴ καλεῖται γείωσις λειτουργίας. Σκοπὸς τῆς γειώσεως λειτουργίας είναι ἡ ἔξασφάλισις τῆς λειτουργίας ὅλων τῶν συσκευῶν προστασίας τοῦ σταθμοῦ, ἦτοι αὐτομάτων διακοπτῶν, ἀσφαλειῶν, ἡλεκτρονόμων κ.λπ., εἰς περίπτωσιν ἐμφανίσεως σφάλματος τίνος.

Διὰ νὰ λειτουργήσουν τὰ ἀναφερθέντα ἀνωτέρω μέσα προστασίας τοῦ σταθμοῦ παραγωγῆς πρέπει νὰ κλείσῃ κύκλωμα μέσω τῆς γειώσεως ούδετέρου καὶ τοῦ σφάλματος. Διὰ νὰ κλείσῃ, συνεπῶς, τὸ κύκλωμα αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ μόνον ἡ γείωσις τοῦ ούδετέρου κόμβου, ἀλλὰ πρέπει καὶ ὅλα τὰ μεταλλικὰ σώματα, τὰ διποῖα εύρισκονται πλησίον ἀγωγῶν, νὰ εἴναι ὄσον τὸ δυνατὸν εἰς καλυτέραν ἐπαφὴν

μὲ τὴν γῆν. Τότε ἔξασφαλίζεται πλήρως, εἰς περίπτωσιν ἐμφανίσεως σφάλματος, ἡ λειτουργία τῶν ὄργάνων προστασίας τοῦ σταθμοῦ.

Ἡ γείωσις αὐτὴ ὀνομάζεται «γείωσις προστασίας» καὶ εἴναι ἀπαραίτητος τόσον διὰ τὴν καλὴν λειτουργίαν τῶν ὄργάνων προστασίας, ὅσον καὶ κυρίως διὰ τὴν προστασίαν τῶν ἐργαζομένων ἐπὶ τῶν μηχανημάτων καὶ πλησίον αὐτῶν.

β) Οἱ ζυγοὶ (μπάρες) ἐνὸς ὑποσταθμοῦ μεταφορᾶς ἢ διανομῆς ἀποτελοῦν βασικὸν στοιχεῖον αὐτοῦ. Διὰ τῶν ζυγῶν πραγματοποιοῦνται αἱ διακλαδώσεις τῶν διαφόρων ἀναχωρήσεων καὶ ἀφίξεων τῶν γραμμῶν μεταφορᾶς ἢ διανομῆς. Ἐπίστης μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ζυγῶν πραγματοποιεῖται ἡ ζεῦξις γραμμῶν μεταφορᾶς ἢ διανομῆς διαφόρων κυκλωμάτων (παραλληλισμὸς μετασχηματιστῶν κ.λπ.).

Λόγω τῶν ἀνωτέρω, οἱ ζυγοὶ θὰ πρέπει νὰ ἔχουν μελετηθῆ καταλλήλως, ὥστε νὰ ἀντέχουν εἰς τὰ δι’ αὐτῶν ἡλεκτρικά φορτία καὶ νὰ παρουσιάζουν μικράν ἀντίστασιν. Ἐπίστης οἱ ζυγοὶ πρέπει νὰ ἔχουν μελετηθῆ, ὥστε νὰ ἀντέχουν εἰς τὰς ἐντάσεις τῶν ἐνδεχομένως παρουσιασθησομένων βραχυκυκλωμάτων.

γ) Οἱ σταθμοὶ παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀναλόγως τοῦ χρησιμοποιουμένου εἰς αὐτοὺς καυσίμου διακρίνονται ὡς κάτωθι :

- (1) Ὅδροηλεκτρικοί σταθμοί (καύσιμον λευκός ἀνθραξ, δηλ. ὕδωρ).
- (2) Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί στερεῶν καυσίμων (καύσιμον λιγνίτης, ἀνθρακίτης κ.λπ.).

- (3) Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί ὑγρῶν καυσίμων (καύσιμον μαζούτ ή πετρέλαιον).
- (4) Πυρηνικοί σταθμοί ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας (καύσιμον πυρηνικά ύλικά).

Ως πρὸς τὸ εἶδος τῶν μηχανῶν οἱ σταθμοὶ παραγωγῆς διακρίνονται εἰς :

- (1) Ὅδροηλεκτρικούς σταθμούς (ύδροστρόβιλοι).
- (2) Θερμοηλεκτρικούς σταθμούς μὲ παλινδρομικὰς μηχανὰς (δὲν χρησιμοποιοῦνται σήμερον).

- (3) Θερμοηλεκτρικούς σταθμούς μὲ ἀτμοστροβίλους.  
 (4) Θερμοηλεκτρικούς σταθμούς μὲ ἀεριοστροβίλους.  
 (5) Θερμοηλεκτρικούς σταθμούς μὲ μηχανὰς ἐσωτερικῆς καύσεως.  
 (6) Πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς (πυρηνικοὶ ἀντιδραστῆρες).
4. α) [Έδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ἐν συντομίᾳ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τοὺς σκοπούς, ποὺ ἔξυπηρετεῖ ἔνας ὑποσταθμὸς γραμμῶν μεταφορᾶς εἰς τὴν παράγραφον 8·1, τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, 'Ιδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ].


β) Κατ' ἀρχὴν ὑπολογίζομε τὴν ἀπορροφουμένην ἀπὸ ἕκαστον κινητῆρα ἔντασιν ἡλεκτρικοῦ ρεύματος ἦτοι :

$$I_1 = \frac{N_1}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \varphi_1} = \frac{20 \times 736}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,85} = 26,3 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{N_2}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \varphi_2} = \frac{15 \times 736}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,80} = 21 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{N_3}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \sin \varphi_3} = \frac{10 \times 736}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,83} = 13,4 \text{ A.}$$

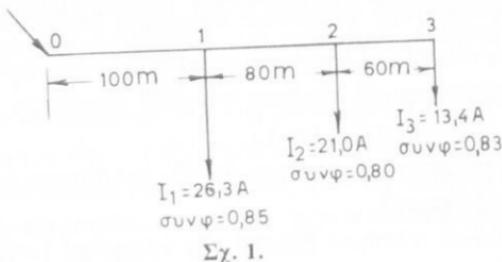Τὸ δοθὲν δίκτυον εἶναι ἴσοδύναμον μὲ τὸ τοῦ σχήματος 1 :



Ἐφαρμόζοντες τὸν πρῶτον νόμον τοῦ Κίρχωφ δυνάμεθα νὰ λάβωμε τὰς ἔντάσεις ἡλεκτρικοῦ ρεύματος διὰ τῶν τμημάτων τοῦ ἡλεκτρικοῦ δικτύου : Πρὸς τοῦτο παρατηροῦμεν ὅτι τὰ συνφ τῶν διαφόρων κινητήρων εἶναι περίπου ἵσα μεταξύ τῶν :

$$\sin \varphi_1 \approx \sin \varphi_2 \approx \sin \varphi_3.$$

Συνεπῶς θὰ είναι (περίπου) :

$$I_{01} = I_1 + I_2 + I_3 = 26,3 + 21,0 + 13,4 = 60,7 \text{ A.}$$

'Εκ τοῦ δοθέντος πίνακος έκλεγομε διατομὴν  $S' = 25 \text{ mm}^2$ , ώστε :

$$I_{\varepsilon\pi} > 60,7 \text{ A.}$$

'Ελέγχομε τὴν διατομὴν ταύτην εἰς πτῶσιν τάσεως.

Γνωρίζομεν ὅτι :

$$\epsilon = \frac{100 \cdot \rho}{U_\varphi \cdot S} (l_{01} I_1 \sin \varphi_1 + l_{02} I_2 \sin \varphi_2 + l_{03} I_3 \sin \varphi_3).$$

Είναι ὅμως :

$$R = \frac{\rho \cdot l}{S} \quad \text{ή} \quad \frac{R}{l} = \frac{\rho}{S}.$$

'Εκ τοῦ δοθέντος πίνακος ἔχομεν :

$$\frac{R}{l} = 0,00116 \frac{\Omega}{\text{m}} \quad \text{διὰ διατομὴν} \quad S = 25 \text{ mm}^2.$$

'Ἐπίστης :

$$U_\varphi = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220 \text{ V.}$$

"Αρα :

$$\epsilon = \frac{100 \times 0,00116}{220} (100 \times 26,3 \times 0,85 + 180 \times 21 \times 0,80 + \\ + 240 \times 13,4 \times 0,83) = 4,17.$$

Συνεπῶς :

$$\epsilon \% = 4,17 \% < 10 \%.$$

'Επομένως ἡ διατομὴ  $S = 25 \text{ mm}^2$  είναι παραδεκτή.

5. α) Αἱ ἔξωτερικαὶ δυνάμεις, αἱ ὅποιαι ἐπηρεάζουν τὴν μηχανικὴν ἀντοχὴν μιᾶς γραμμῆς μεταφορᾶς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας, είναι :
- (1) Τὸ βάρος τῆς χιόνος ἢ πάγου.
  - (2) Ἡ πίεσις τοῦ ἀνέμου.
  - (3) Αἱ δυνάμεις τανύσεως τῶν ἀγωγῶν.
- Εἰς τὰς ἀνωτέρω δυνάμεις προστίθεται καὶ τὸ ἴδιον βάρος τῶν ἀγωγῶν τῆς γραμμῆς μεταφορᾶς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας.

β) Ὁ Ἡλεκτρικὴ ἐπιφόρτισις ἐνὸς καταναλωτοῦ καλεῖται ἡ ἀδιάλειπτος παροχὴ ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας εἰς αὐτόν, ὑπὸ τὸ μέγιστον τῆς ἔγκατεστημένης ἰσχύος του. (Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὰ βροχοειδῆ ἢ κλειστοῦ τύπου δίκτυα διανομῆς εἰς τὴν παράγραφον 9·2, σελ. 184 - 185, τῆς Ὁ Ἡλεκτροτεχνίας, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ].

γ) [Ἐδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ περιλάβῃ ὅσα ἀναφέρονται διὰ τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τῶν θερμικῶν σταθμῶν μὲν μηχανὰς ντῆζελ εἰς τὴν παράγραφον 3·1 τῆς Ὁ Ἡλεκτροτεχνίας, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Γ καὶ διὰ τὰ κύρια χαρακτηριστικά τῶν μηχανῶν ντῆζελ εἰς τὴν σελ. 53 τῆς παραγράφου 3·2].


---

## ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ

('Επιμελείφ ΒΑΣ. ΦΕΓΓΟΥ, Μηχ. Ηλεκτρ. Ε.Μ.Π.)




$\Theta \in \mu \alpha \lambda \omega$

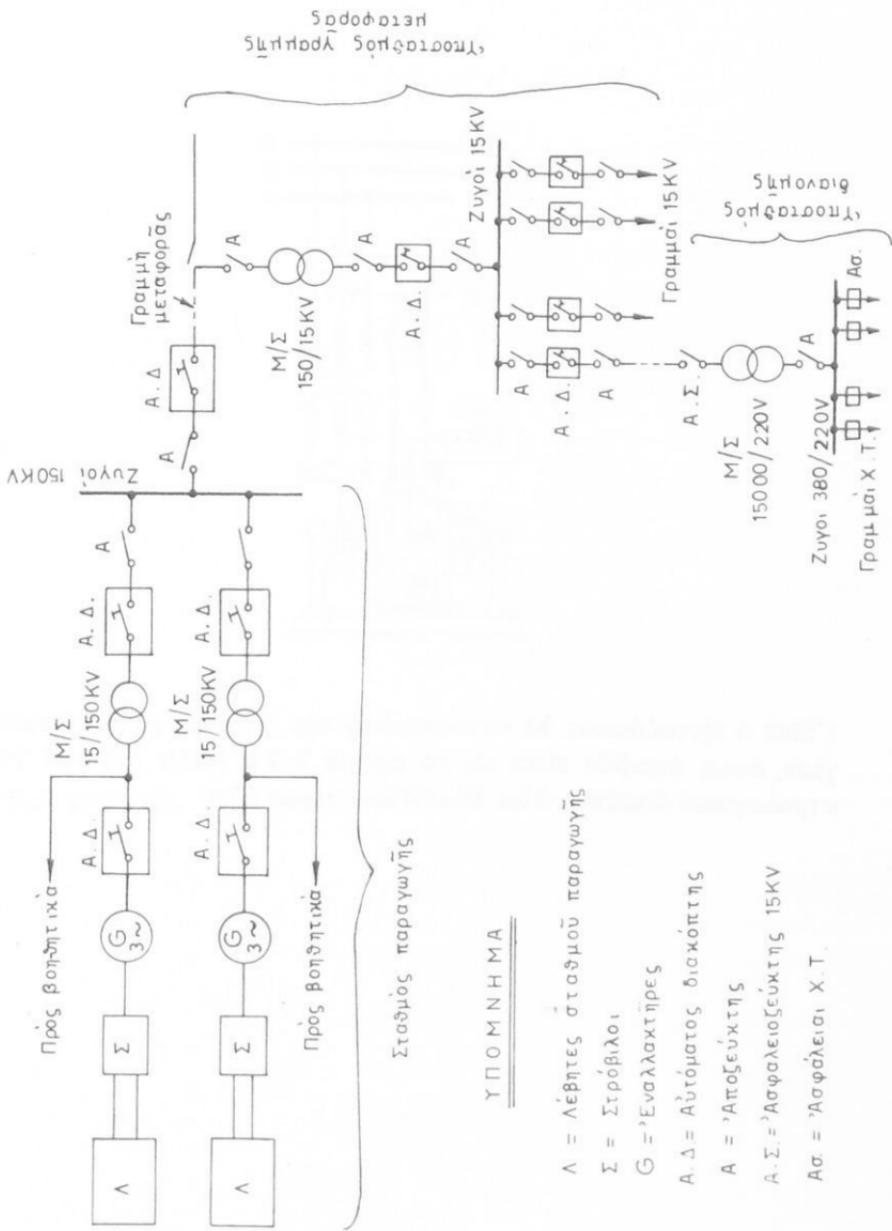

Θέμα 2ον

(Έδω ό ἔξεταζόμενος θὰ κατασκευάσῃ τὴν ζητουμένην συνδεσμολογίαν, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι εἰς τὸ σχῆμα 3·2 υ (σελὶς 73) τοῦ Ἡλεκτρολογικοῦ Σχεδίου, Ἱδρ. Εύγενίδου, τόμος B).

Θέμα 3ον

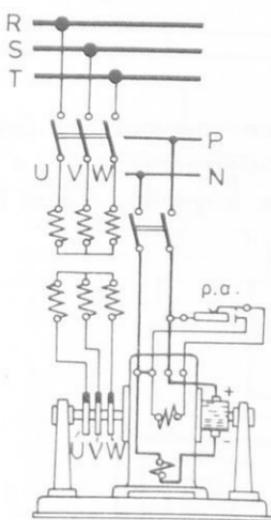

('Ηλεκτροτεχνία, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 6.3).


Θέμα 4ον

(Ἐδῶ δὲ ἔξεταζόμενος θὰ κατασκευάσῃ τὴν ζητουμένην συνδεσμολογίαν, ὅπως ἀκριβῶς εἴναι εἰς τὸ σχῆμα 5·1 μ (σελὶς 173) τοῦ Ἡλεκτρολογικοῦ Σχεδίου, Ἱδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).


Θέμα 5ον

(Ἐδῶ δὲ ἔξεταζόμενος θὰ κατασκευάσῃ τὴν ζητουμένην συνδεσμολογίαν, ὅπως ἀκριβῶς εἴναι εἰς τὸ σχῆμα 3·2 τ (σελὶς 71) τοῦ Ἡλεκτρολογικοῦ Σχεδίου, Ἱδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).


Θέμα 6ον

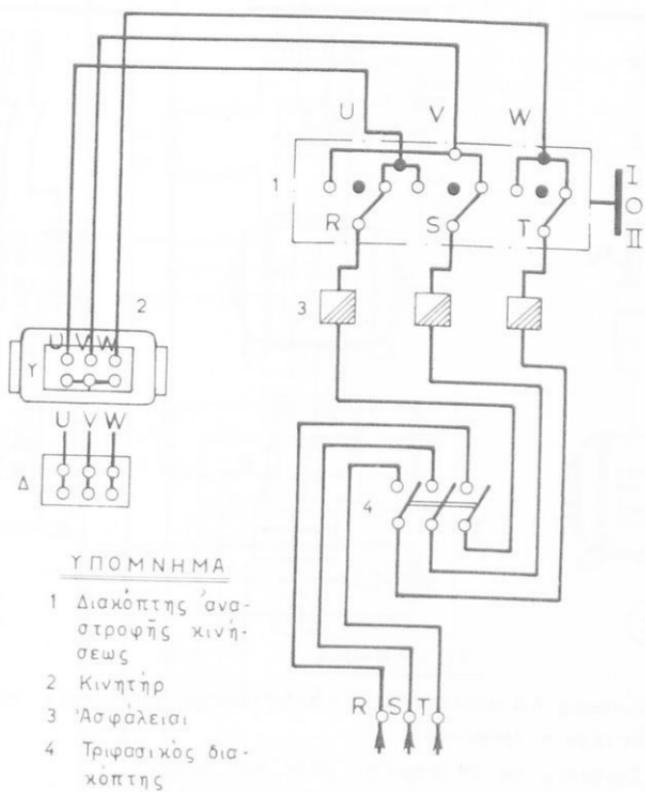

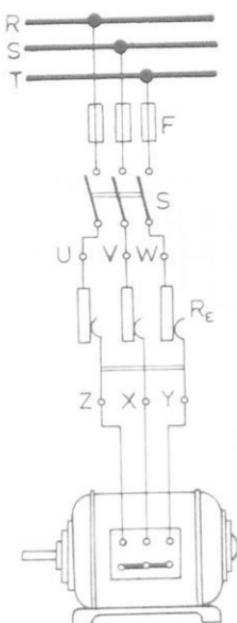
('Ηλεκτροτεχνία, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 5.3, έδαφ. 2).



(α)

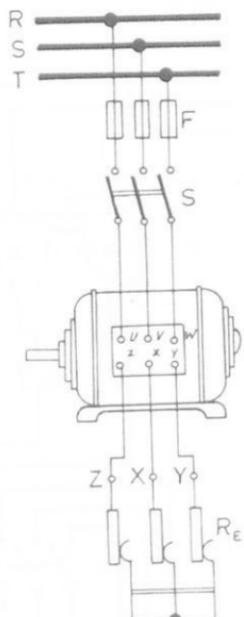

(β)

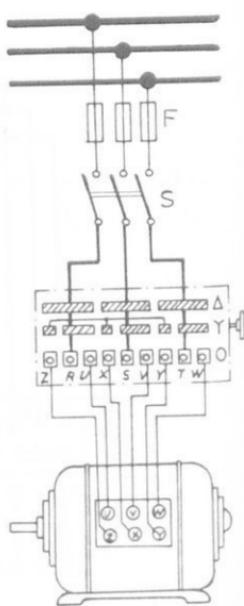

(γ)

#### ΥΠΟΜΝΗΜΑ

α = Σύνδεσις διά προτεταγμένων αντιστάσεων - λειτουργία κατ' αστέρα ή τρίγωνον

β = Σύνδεσις διά λειτουργίαν μόνο κατ' αστέρα.

γ = Σύνδεσις μὲ διακόπτην έκκινησεως αστέρος - τριγώνου

RST = Αγωγοί παροχῆς τριφασικοῦ ρεύματος


F = Ασφάλεια

R<sub>E</sub> = Αντιστάσεις έκκινησεως

S = Κύριος διακόπτης


(Ηλεκτροτεχνία, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, παράγρ. 5·3, έδαφ. 4).

$\Theta \in \mu \alpha 80v$

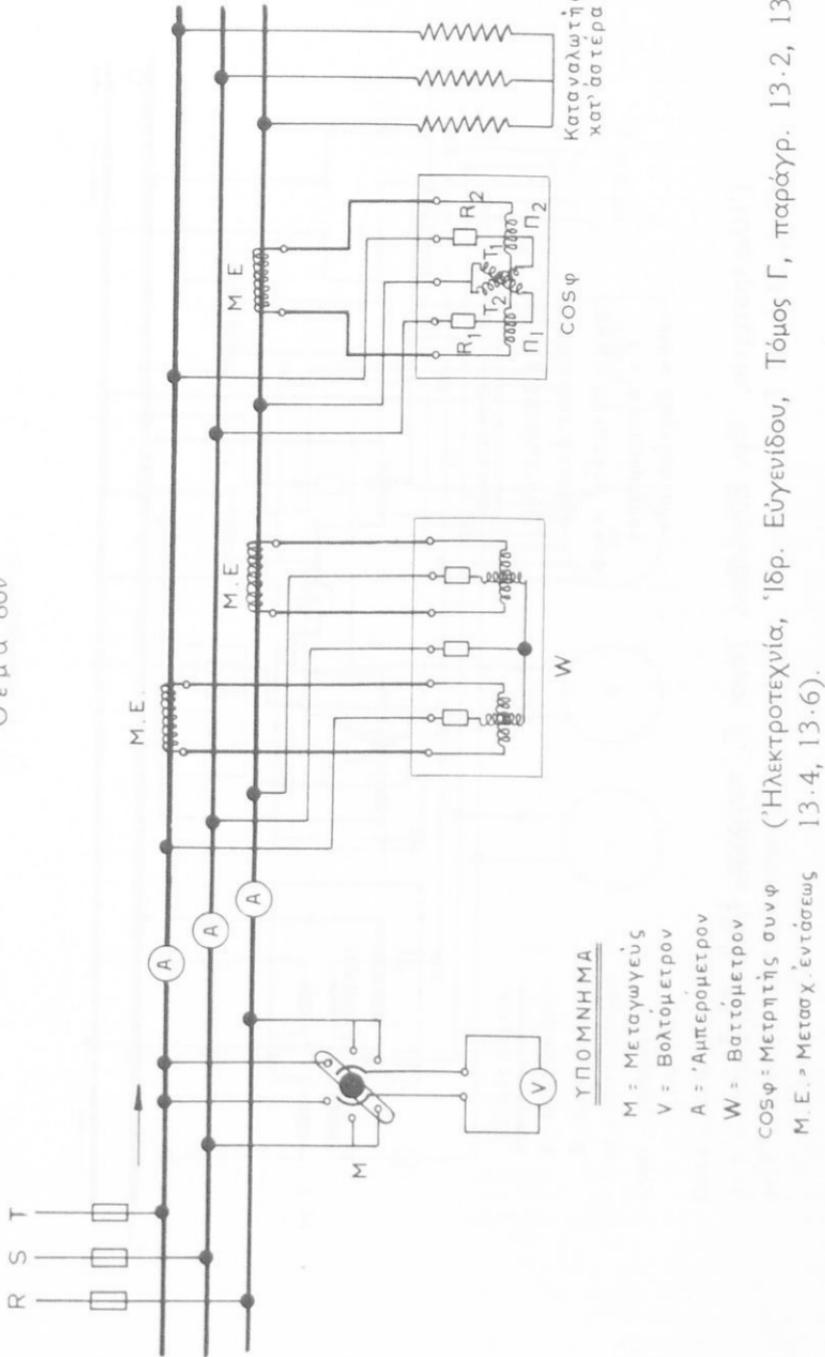

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θέμα θρό

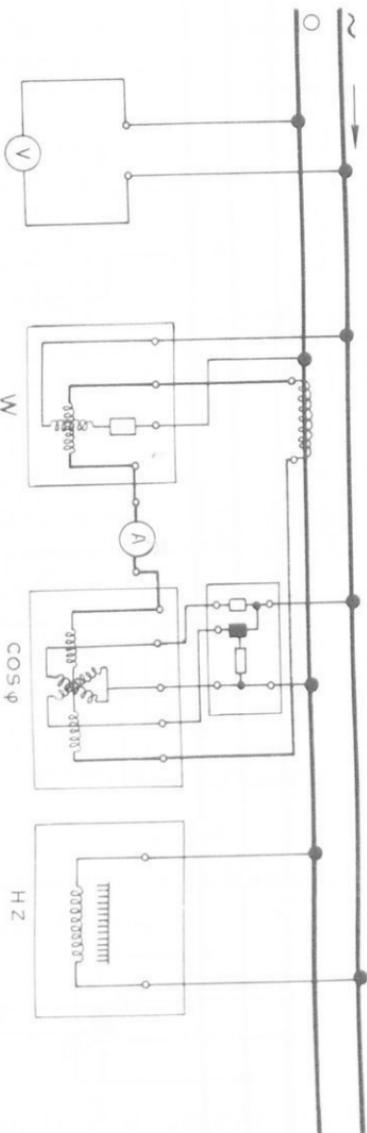

ΥΠΟΜΗΜΑ

V = Βολτόμετρον

W = Βαττόμετρον


$\cos \phi$  = Μετρητής συνφ


A = Αμπερόμετρον

Hz = Συχνόμετρον

('Ηλεκτροτεχνία, Ιδρ. Εύγενιδου, Τόμος Γ, παραγρ. 13.2, 13.3,  
13.4, 13.6, 13.7).

$\Theta \in \mu \alpha 10\text{ov}$

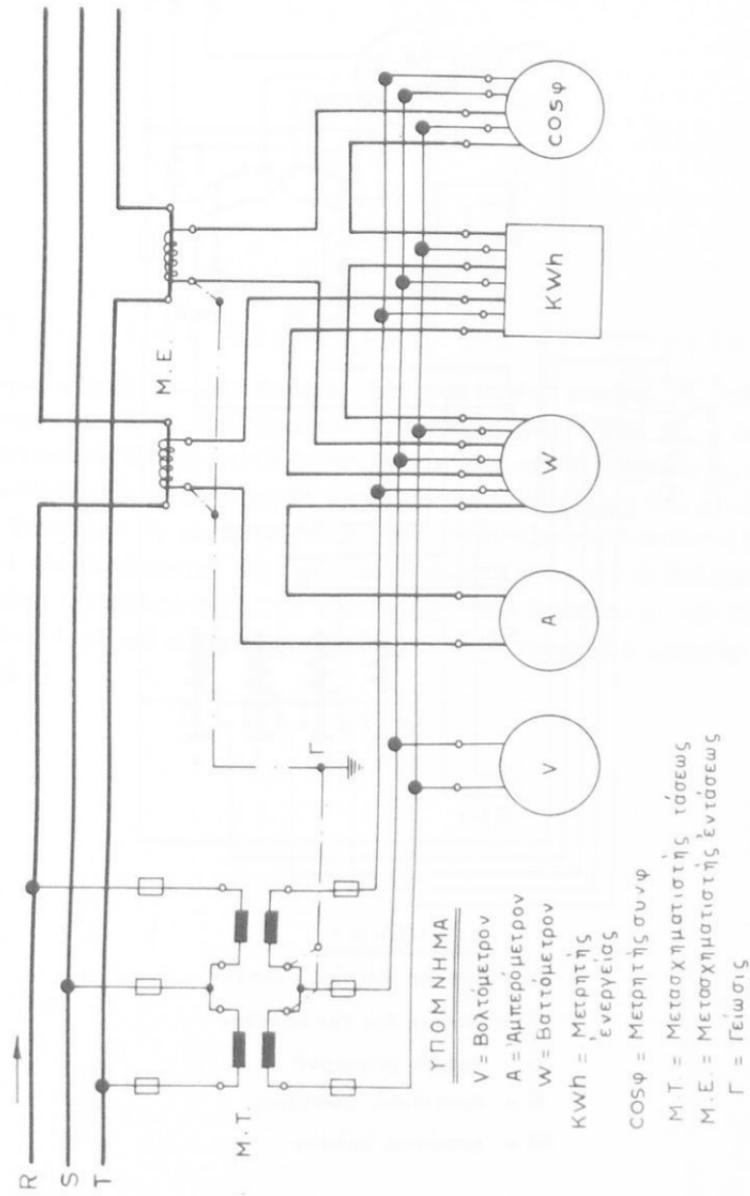

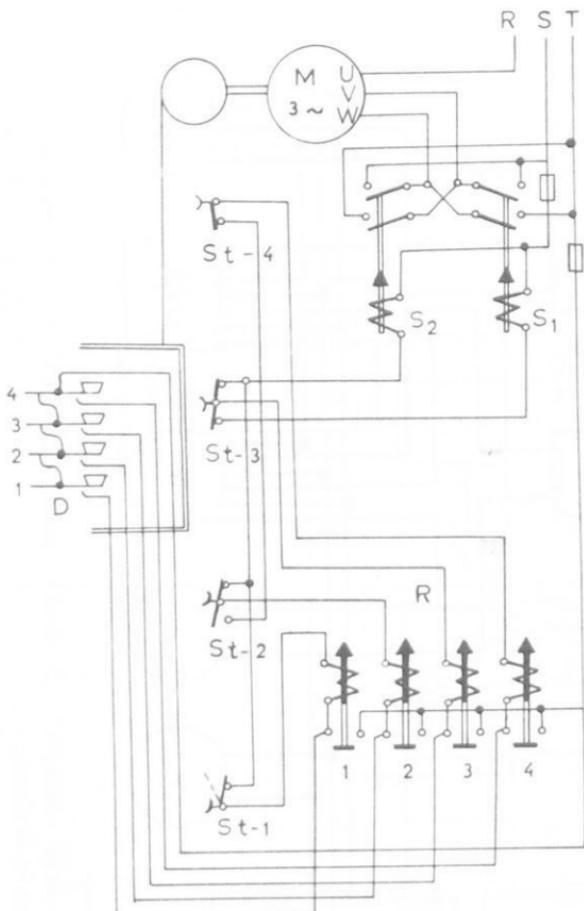

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

$S_1$  = Ρωστήρ διά τὴν ἀνοδὸν

$S_2$  = Ρωστήρ διά τὴν κάθοδὸν

D = Κομβία χειρισμοῦ


R = Κρατητικοὶ ρωστήρες

St = Δισκόπται ὄροφων.


## Συνοπτική περιγραφή τῆς λειτουργίας

Εύρισκόμεθα εἰς τὸν Ζον ὅροφον. Ἐὰν πιέσωμε τὸ κομβίον  $D_2$ , τότε θὰ ἀποκατασταθῇ τὸ κύκλωμα τοῦ κρατητικοῦ ρωστῆρος  $R_2$ , δ ὅποιος θὰ αὐτοσυγκρατηθῇ καὶ θὰ λειτουργήσῃ ὁ ρωστὴρ καθόδου  $S_2$ . Κατὰ τὴν κάθιδόν του ὁ θάλαμος θὰ προετοιμάσῃ τὸ κύκλωμα τοῦ St-3 καὶ, ὅταν θὰ φθάσῃ εἰς τὸν δεύτερον ὅροφον, θὰ ἀνοίξῃ τὸν διακόπτη St-4, ὃπότε ἐλευθερώνονται ὅλοι οἱ ρωστῆρες καὶ σταματᾶ ὁ θάλαμος. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ κατὰ τὴν ἄνοδον τοῦ θαλάμου μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι, ἀντὶ τοῦ ρωστῆρος καθόδου  $S-2$  λειτουργεῖ ὁ ρωστὴρ ἀνόδου  $S-1$ .

$\Theta \approx \mu \approx 120\text{v}$

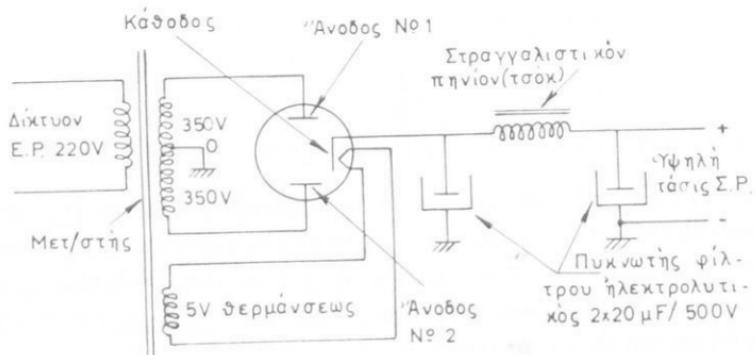

Θέμα 13ον

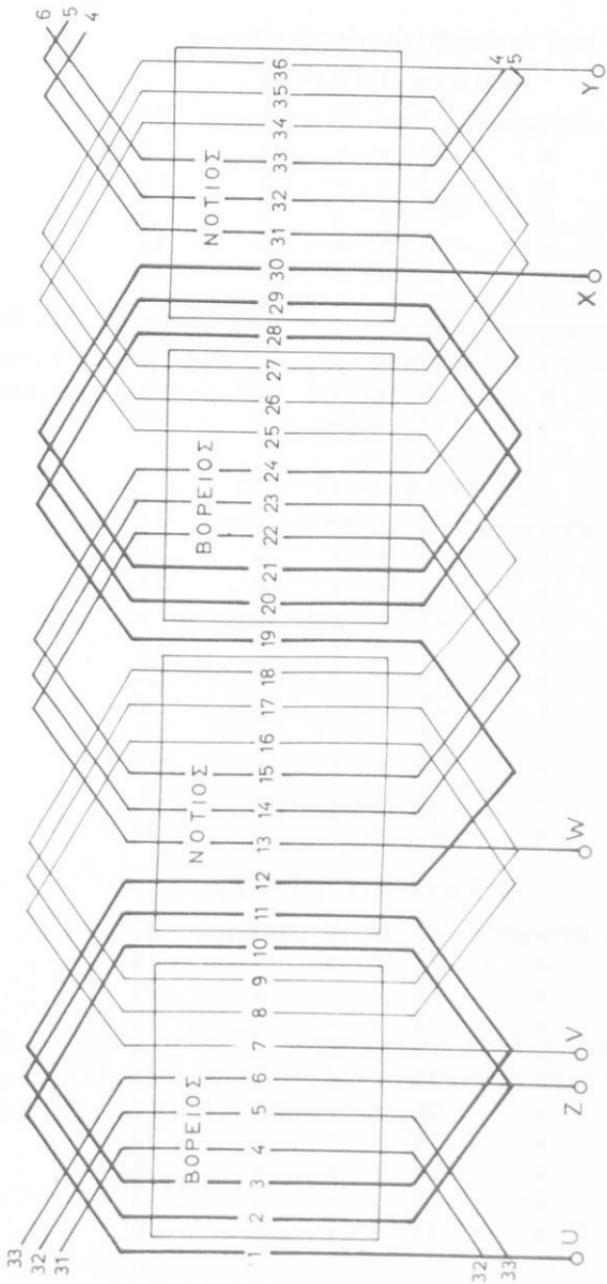

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σποιχεία Σχεδίασεως :

Μαγνητικοί πόλοι  
'Οδιουτώσεις άναφράσιν και πολικού βήμα

4  
3

Σποιχεία άναφράσιν  
Σύνολον στοιχείων  $3 \times 3 \times 4$   
Πολικών βήμα 36 : 4

1  
36  
9

Σειρὰ συνδέσεων ποὺ ἀκολουθεῖται εἰς τὸ τύλιγμα :

Φάσις I (U - X)

Τὸ στοιχεῖον	1 μὲ τὸ στοιχεῖον	10
» »	10	» » »
» »	2	» » »
» »	11	» » »
» »	3	» » »
» »	12	» » »
» »	19	» » »
» »	28	» » »
» »	20	» » »
» »	29	» » »
» »	21	» » »

Φάσις II (V - Y)

Τὸ στοιχεῖον	7 μὲ τὸ στοιχεῖον	16
» »	16	» » »
» »	8	» » »
» »	17	» » »
» »	9	» » »
» »	18	» » »
» »	25	» » »
» »	34	» » »
» »	26	» » »
» »	35	» » »
» »	27	» » »

Φάσις III (W - Z)

Τὸ στοιχεῖον	13 μὲ τὸ στοιχεῖον	22
» »	22	» » »
» »	14	» » »
» »	23	» » »
» »	15	» » »
» »	24	» » »
» »	31	» » »
» »	4	» » »
» »	32	» » »
» »	5	» » »
» »	33	» » »

('Ηλεκτρολογικὸν Σχέδιον, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β, σελ. 164)


Θ ε μ α 14ον

('Εδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ κατασκευάσῃ τὸ ζητούμενον μαγνητικὸν κύκλωμα, ὅπου ἀκριβῶς εἶναι εἰς τὸ σχῆμα 3·2γ (σελὶς 39) τοῦ Ἡλεκτρολογικοῦ Σχεδίου, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β).

Θ ε μ α 15ον


('Εδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ κατασκευάσῃ τὸ ζητούμενον διάγραμμα, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι εἰς τὸ σχῆμα 6·2ι (σελὶς 201) τοῦ Ἡλεκτρολογικοῦ Σχεδίου, Ἰδρ. Εὐγενίδου, Τόμος Β).

Θέμα 16ον

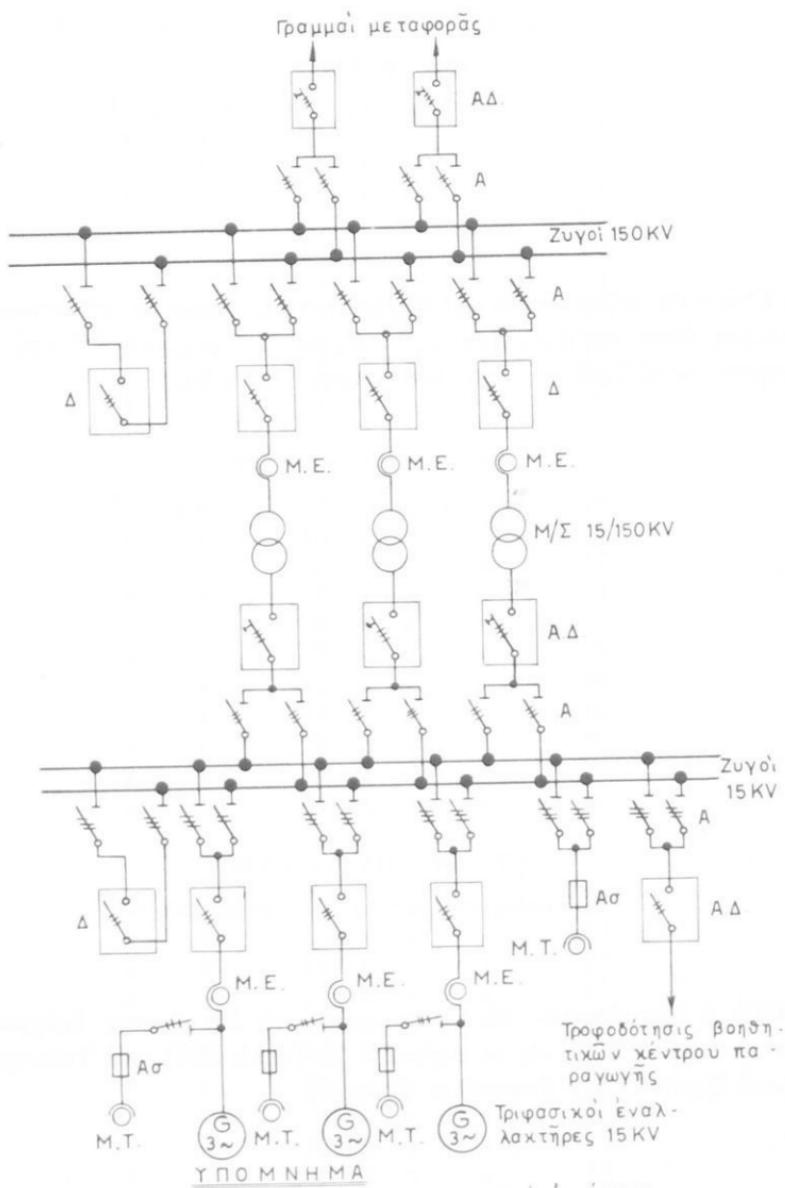

Δ = Διακόπται  
Α. Δ = Αυτόματοι διακόπται  
Α = Αποζεύχται

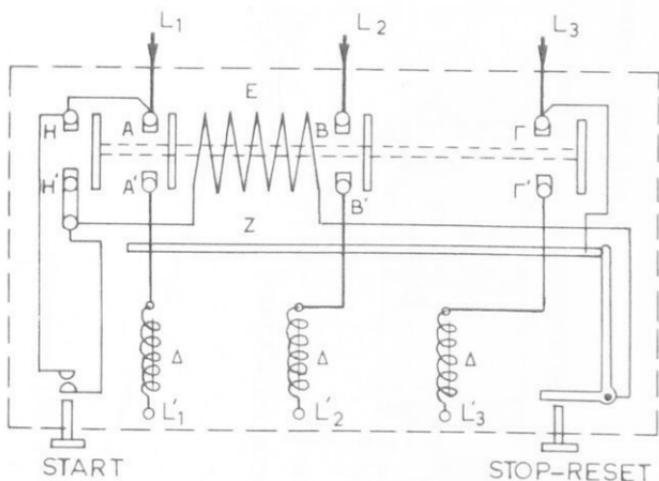M. E = Μετασχηματιστοί έντασης  
M. T = Μετασχηματιστοί τάσης  
Ασ = Ασφάλεια



Εις τούς άκροδέκτας ( $L_1$ ), ( $L_2$ ) και ( $L_3$ ) συνδέονται οι άγωγοι του δικτύου, ένως εις τούς άκροδέκτας ( $L_1'$ ), ( $L_2'$ ) και ( $L_3'$ ) ό καταναλωτής. "Όταν πιεσθῇ τὸ πλήκτρον (Start), κλείει τὸ κύκλωμα τοῦ πηνίου (E), ἔλκεται ὁ ὀπλισμός του καὶ οἱ ἐπαφεῖς αὐτοῦ γεφυρώνουν ἀνὰ δύο τὰς ἐπαφάς (A A'), (B B'), (Γ Γ') καὶ (Η Η'). Διὰ τῆς γεφυρώσεως τῶν ἐπαφῶν (Η Η') τίθεται ἑκτὸς κυκλώματος τὸ πλήκτρον (Start) καὶ διατηρεῖται ὑπὸ τάσιν τὸ πηνίον (E). Αἱ ἐπαφαὶ (A A'), (B B') καὶ (Γ Γ') γεφυρούμεναι συνδέουν τὸν καταναλωτὴν εἰς τὸ δίκτυον.


'Εὰν διακοπῇ ἡ τάσις τοῦ δικτύου τροφοδοτήσεως, διακόπτεται τὸ κύκλωμα τοῦ πηνίου (E) μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνοίξῃ ὁ αὐτόματος καὶ νὰ ἀποσυνδέσῃ τὸν καταναλωτὴν ἐκ τοῦ δίκτυου.

'Εὰν αὔξηθῇ τὸ ρεῦμα, ποὺ διαρρέει τὰ πηνία ἐντάσεως ( $\Delta$ ), πέραν ωρισμένης τιμῆς, ἀπωθεῖται ὁ μοχλὸς (Z), διακόπτεται τὸ κύκλωμα τοῦ πηνίου (E) καὶ ἐπέρχεται τὸ αὐτὸ ὡς ἄνω ἀποτέλεσμα. Εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν, ὅτε ὁ αὐτόματος λειτουργεῖ ὡς ὑπερεντάσεως, πρὸ τῆς ἐπομένης ἐκκινήσεως ἀπαιτεῖται πίεσις τοῦ πλήκτρου (Stop - Reset) πρὸς ἀποκατάστασιν τοῦ συστήματος μοχλῶν τοῦ αὐτομάτου, ἀλλως ὁ αὐτόματος δὲν ἐπαναλειτουργεῖ.


Θέμα 18ον

('Εδῶ ὁ ἔξεταζόμενος θὰ κατασκευάσῃ τὸν ζητούμενον ὑποσταθμόν, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι εἰς τὸ σχῆμα 10·2α (σελίς 213) τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, Ἰδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ').

Θέμα 19ον

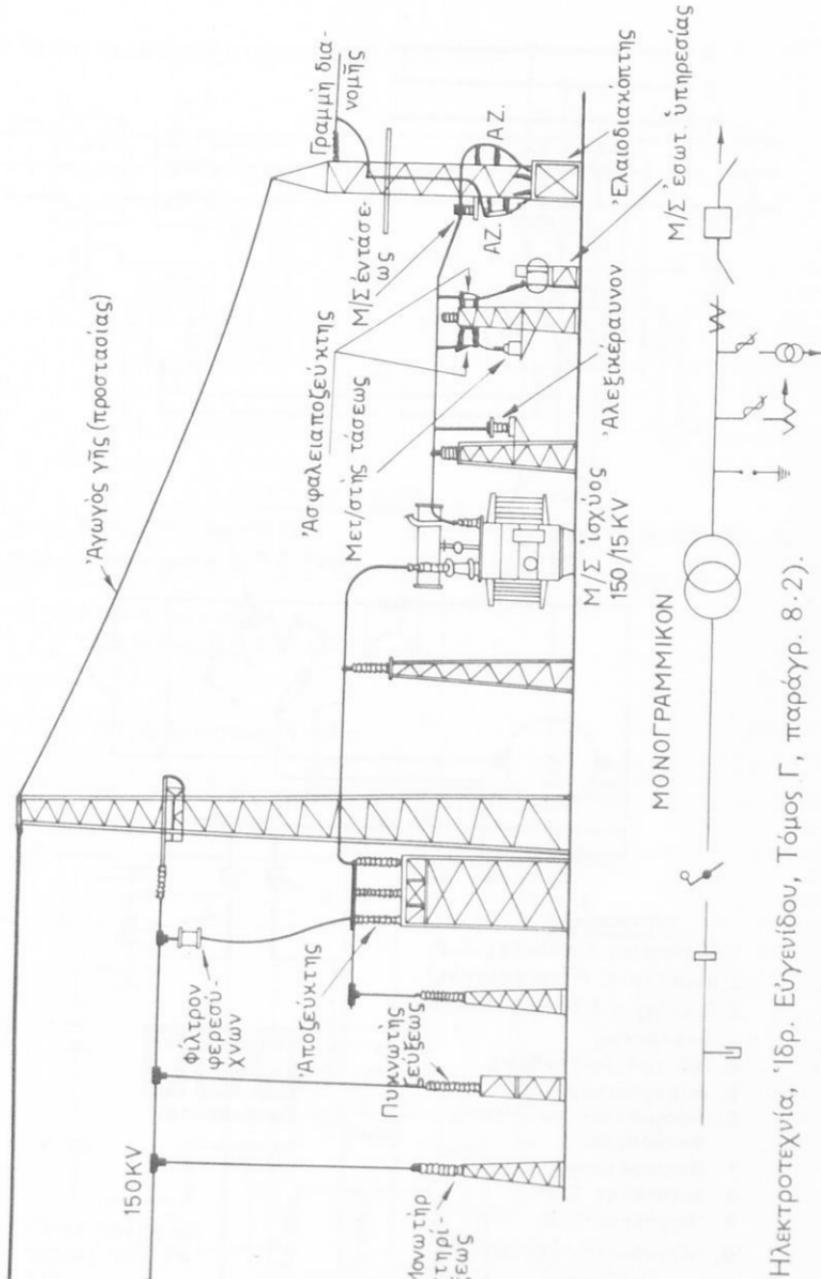


Θέμα 20όν

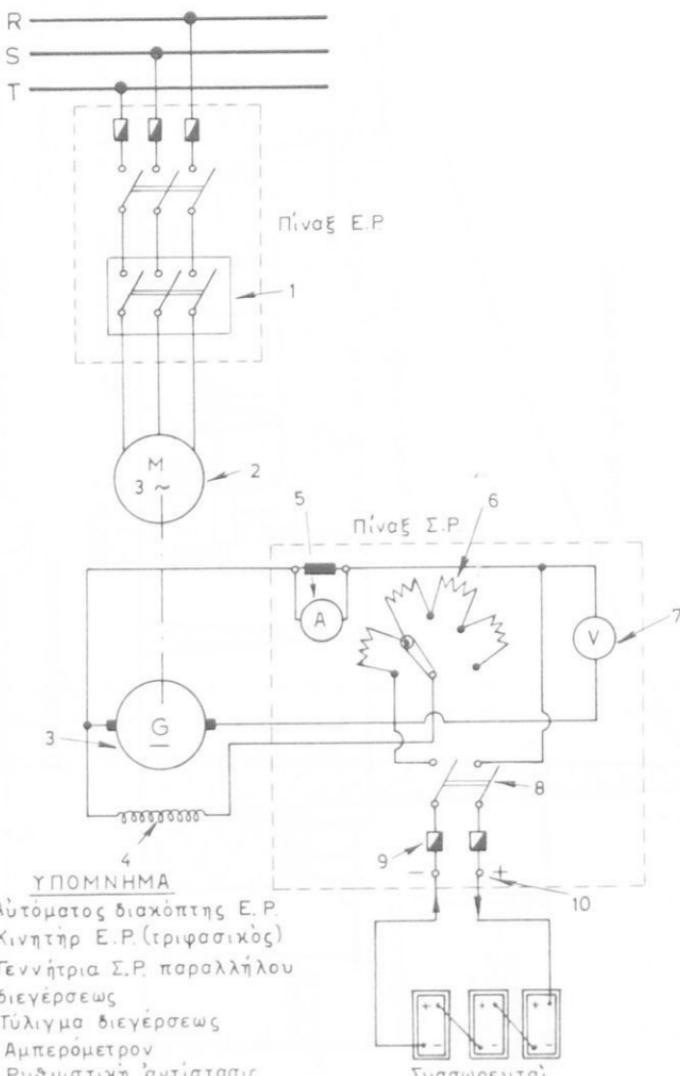

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Αυτόματος διακόπτης Ε.Ρ.
2. Κινητήρης Ε.Ρ. (εριφασικός)
3. Γεννήτρια Σ.Ρ. παραλλήλου  
διεγέρσεως
4. Τύλιγμα διεγέρσεως
5. Αμπερόμετρον
6. Ρυθμιστική αντίστασης  
διεγέρσεως
7. Βολτόμετρον
8. Διακόπτης Σ.Ρ.
9. Ασφάλειαι Σ.Ρ.
10. Ακροδεκτοί έξαγωγῆς  
(μπόρνες)

α) Ρελαί διαφορικής προστασίας γραμμής.

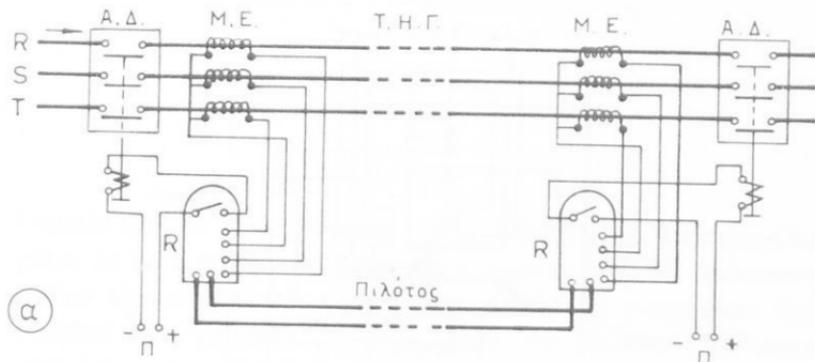

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α.Δ. = Αύτόματος διακόπτης


Π = Πηγή συνεχούς ρεύματος

Μ.Ε. = Μετασχηματιστής  
εντάσεως

Τ.Η.Γ. = Τριφασική ηλεκτρική  
γραμμή


R = Ρελαί διαφορικής  
προστασίας (TRANSLAY)

β) Ρελαί ύπερφορτίσεως Nalder.

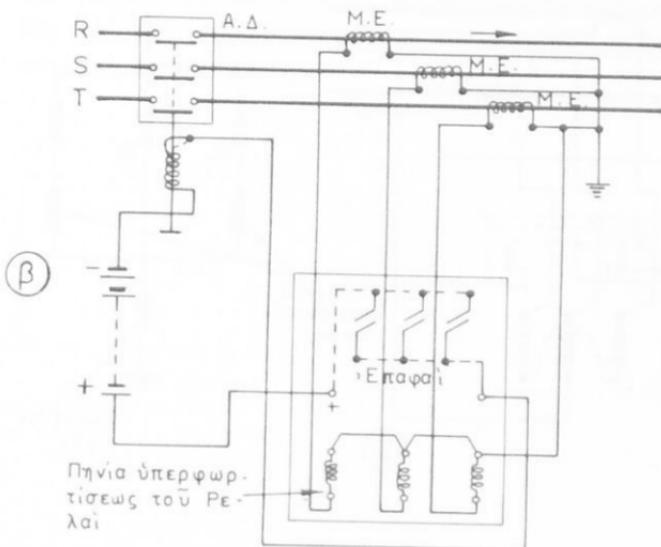


$\Theta \approx \mu \alpha 220v$

α) Ήλεκτρονόμος έπαγωγικοῦ τύπου.

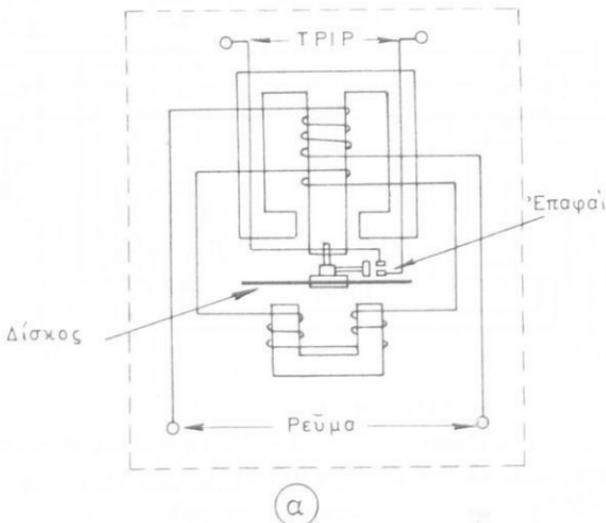

β) Σύνδεσης ήλεκτρονόμων γῆς.

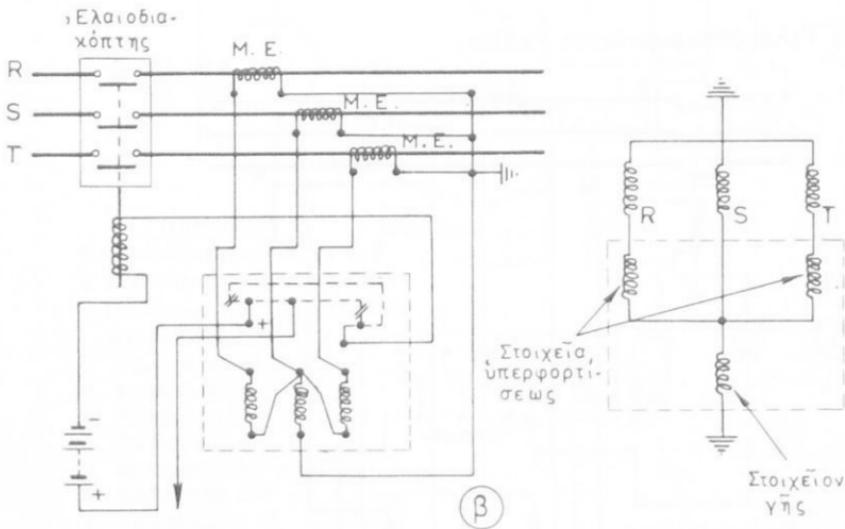


Γενικῶς ὅλα τὰ ρελαὶ ὑπερφορτίσεως δύνανται νὰ λειτουργήσουν ως ρελαὶ μὲ τὸ μεσαῖον στοιχεῖον ως στοιχεῖον γῆς. Τὸ ἀπλοποιημένον σχῆμα ἔξηγει καλύτερον τὴν λειτουργίαν. Ὡς γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν θεωρίαν τῶν τριφασικῶν κυκλωμάτων, τὸ ἀθροισμα τῶν ρευμάτων, ποὺ διέρχονται διὰ τοῦ οὐδετέρου, εἶναι μηδέν, ἐφ' ὅσον τὰ ρεύματα εἶναι ἵσα εἰς τὰς 3 φάσεις.


Ἐὰν ὅμως παρουσιασθῇ ὑπερφόρτισις εἰς μίαν μόνην φάσιν, ήτις θὰ ὀφείλεται μόνον εἰς σφάλμα γῆς, τὸ ρεῦμα δὲν εἶναι πλέον μηδὲν διὰ τοῦ οὐδετέρου. Ἐὰν συνεπῶς τὴν μεσαίαν φάσιν τοῦ ρελαὶ συνδέσωμεν ως εἰς τὸ σχῆμα, θὰ ἔχωμε λειτουργίαν τοῦ μεσαίου στοιχείου γῆς διὰ πᾶν σφάλμα πρὸς γῆν. Ἡ S φάσις δὲν ἔχει τώρα στοιχεῖον ὑπερφορτίσεως, ἀλλὰ ἐὰν παρουσιασθῇ ὑπερφόρτισις εἰς αὐτὴν μόνον (λόγω σφάλματος γῆς), θὰ λειτουργήσῃ τὸ μεσαῖον στοιχεῖον, ἐὰν πάλιν ἡ ὑπερφόρτισις εἶναι καὶ εἰς τὰς 3 φάσεις, θὰ λειτουργήσουν τὰ ἀκραῖα στοιχεῖα.

$$\Theta \approx \mu \alpha \approx 23^\circ$$

α) Δακτυλιοφόρος Κινητήρ.

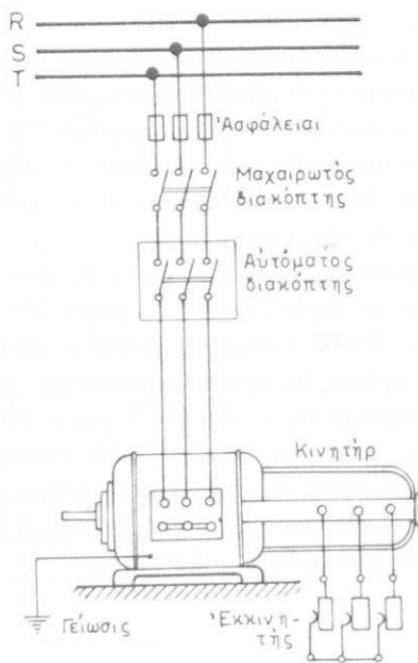

β) Κινητήρ βραχυκυκλωμένου δρομέως.

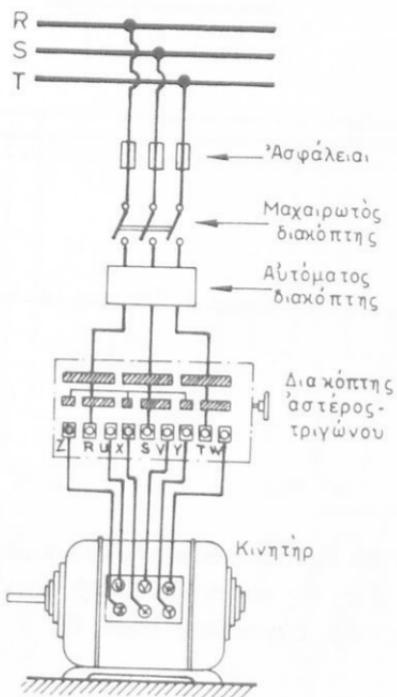


(Ηλεκτροτεχνία, Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Δ, παράγρ. 10.2).

Θ ε μ α 24ον

('Εδῶ δ ἔξεταζόμενος θὰ κατασκευάσῃ τὴν ζητουμένην συνδεσμολογίαν, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι εἰς τὸ σχῆμα 3·2β (σελὶς 87) τοῦ Ἡλεκτρολογικοῦ Σχεδίου, Ἰδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

$\Theta \approx \mu \alpha 25\text{ov}$

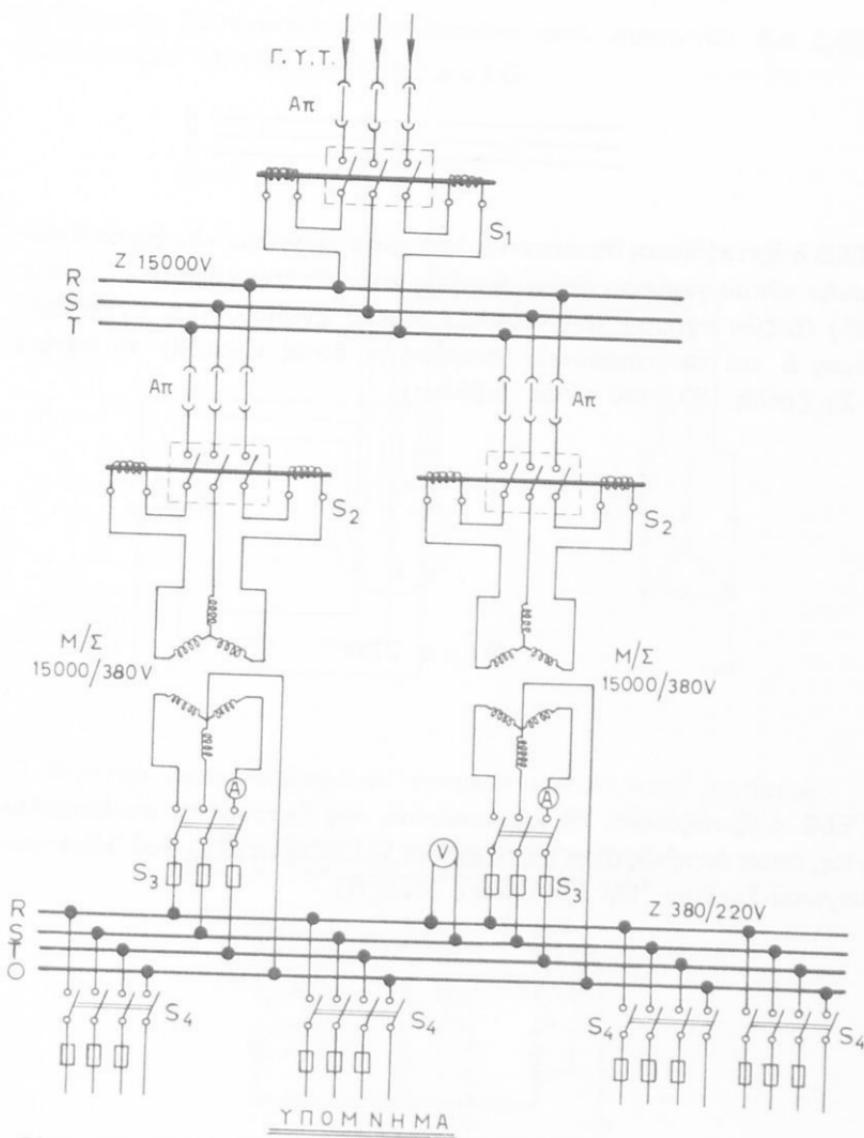

Γ.Υ.Τ. = Γραμμή ίψη λήσι  
τάσεως

S<sub>1</sub> = Αυτόματος διακόπτης

Z = Ζυγοί

S<sub>2</sub> = Αυτόματοι διακόπται  
μετασχηματιστών

Aπ = Αποζεύκται

A = Αμπερόμετρον φορτίου  
V = Βολτόμετρον Χ.Τ.

S<sub>3</sub> = Διακόπται μεταστῶν πρὸς ξυγούς  
S<sub>4</sub> = Διακόπται πρὸς κυκλώματα κατα-  
ναλωσεών

Θέμα 26ον


('Εδω ό ἔξεταζόμενος θὰ κατασκευάσῃ τὸν μονογραμμικὸν ξηρὸν ἀνορθωτὴν τύπου γεφύρας, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι εἰς τὸ σχῆμα 6·2 ζ (σελὶς 195) (δεξιὸν σχῆμα) τοῦ Ἡλεκτρολογικοῦ Σχεδίου, Ἱδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β καὶ τὸν τριφασικὸν ἀνορθωτὴν, ὅπως εἶναι εἰς τὸ σχῆμα 6·2 η (σελὶς 195) τοῦ αὐτοῦ βίβλιου).

Θέμα 27ον


('Εδω ό ἔξεταζόμενος θὰ κατασκευάσῃ τὰς ζητουμένας συνδεσμολογίας, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι εἰς τὸ σχῆμα 5·1 ν (σελὶς 175) τοῦ Ἡλεκτρολογικοῦ Σχεδίου, Ἱδρ. Εύγενίδου, Τόμος Β).

$\Theta \approx 28\text{ov}$

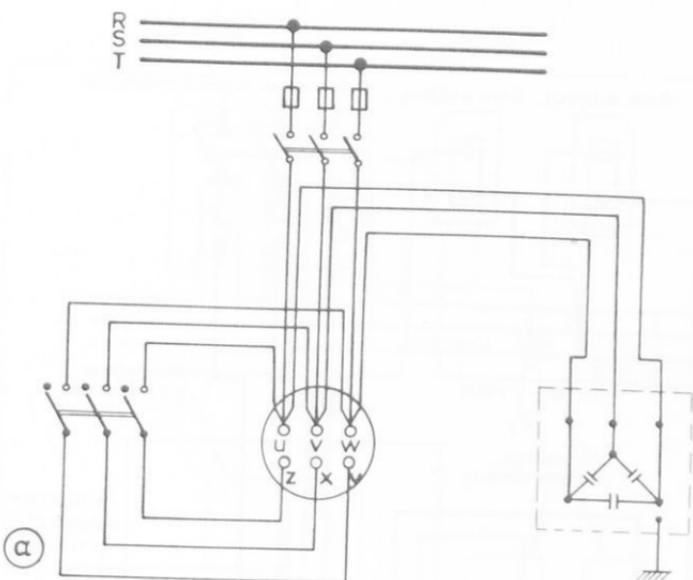
- α) Κινητήρ βραχυκυκλωμένου δρομέως μετά πυκνωτῶν διά ζεῦξιν κατὰ ἀστέρα καὶ κατὰ τρίγωνον.



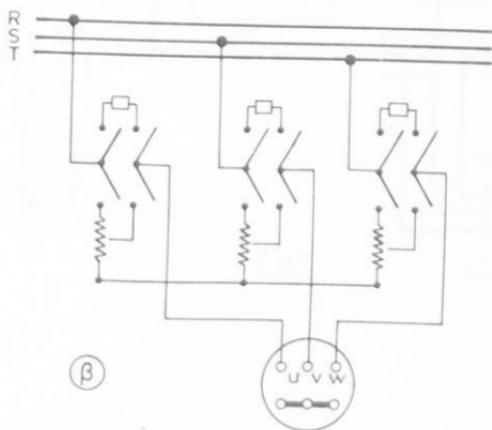
- β) Κινητήρ βραχυκυκλωμένου δρομέως καὶ Μ/σμοῦ κινήσεως.



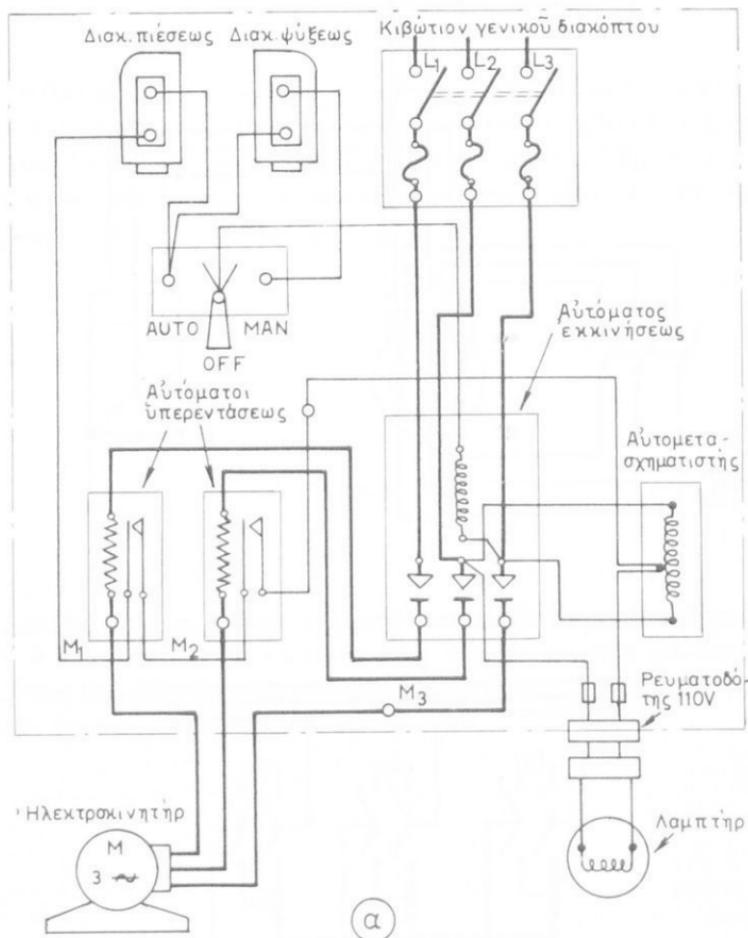α) Συνδεσμολογία τηλεκτρικῶν κυκλωμάτων τηλεκτρικοῦ ψυγείου.




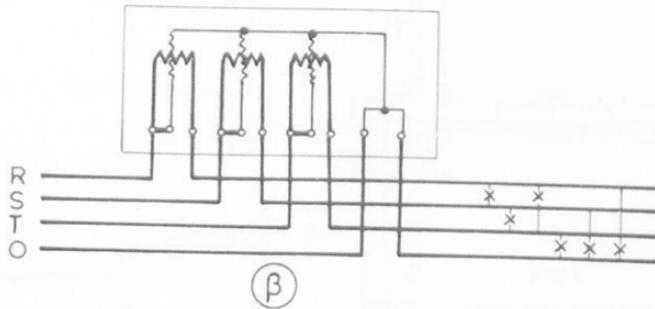β) Ηλεκτρικὸν τριφασικὸς γνώμων τριῶν στοιχείων μετὰ οὐδετέρου.



('Ηλεκτροτεχνία, 'Ιδρ. Εύγενίδου, Τόμος Γ, παράγρ. 14·2).

Θ έ μ α 30°ν

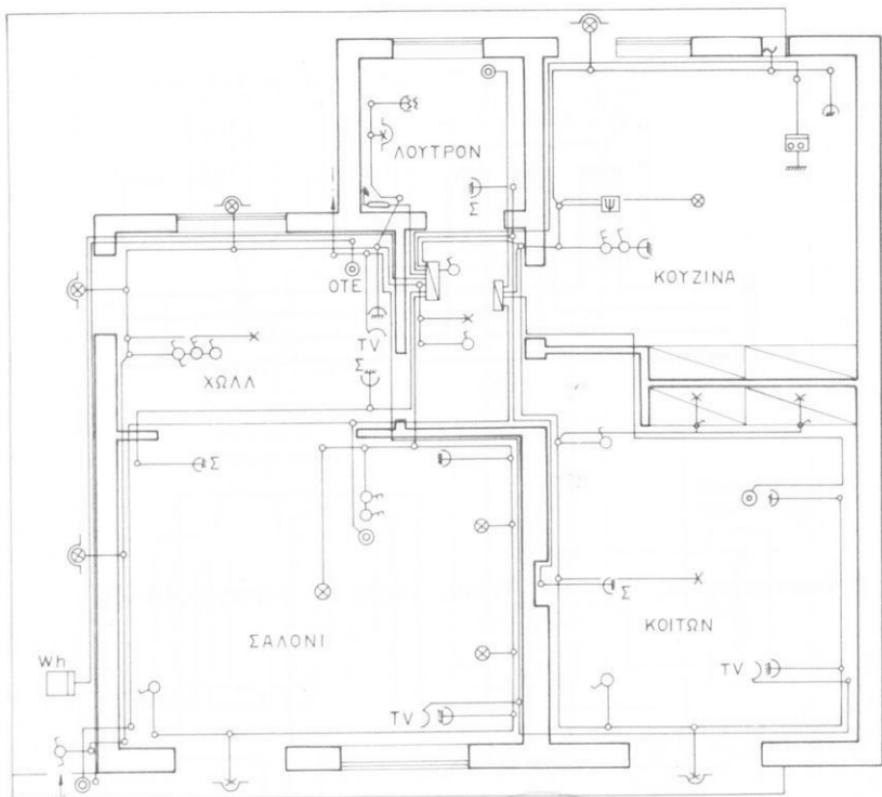

0020560376

ΒΙΒΛΙΟΦΗΝΗ ΒΟΥΛΗΣ  
Ψηφιοποιητικές από το Νοτιούστο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



