



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
τόμος Β'

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

002
ΚΛΣ
ΣΤ2Β
2202


F

3^B

φεβ

Koukounospolis (Map.) - Βασις (basis) A

TIMATAI ΔΡΧ. 18,60

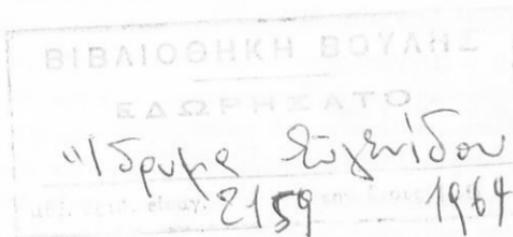

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ

Ειδικότητες Μηχανοτεχνίτη και Ήλεκτροτεχνίτη

- 1.— *Μαθηματικά τόμοι Α', Β', Γ'.*
- 2.— *Μηχανονογική Τεχνολογία τόμοι Α', Β', Γ'.*
- 3.— *Κινητήριες Μηχανές τόμοι Α', Β'.*
- 4.— *Τεχνικό Σχέδιο τόμοι Α', Β', Γ', Δ', Ε'.*
Τετράδια Ασκήσεων Σχεδίου Α', Β'.
- 5.— *Χημεία*
- 6.— *Ηλεκτροτεχνία τόμοι Α, Β', Γ', Δ' Ε'.*
- 7.— *Φυσική*
- 8.— *Στοιχεῖα Μηχανῶν*
- 9.— *Μηχανική*
- 10.— *Tὰ Υλικά*
- 11.— *Μηχανονογικό Μημόνιο*
- 12.— *Ηλεκτρολογικό Μημόνιο.*

* Ήταν βαθειά ή πεποίθηση στὸν Εὐγένιο Εὐγενίδη ότι σημαντικός παράγων στὴν πρόοδο τοῦ "Εθνους εἶναι ή ἄρτια κατάστιση τῶν νέων τεχνιτῶν μας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἡθικὴν ἀγωγὴν τους.

Τὴν πεποίθησή του αὐτὴν τὴν μετέφεπε σὲ γενναιόφρονα πράξη εὐεργεσίας, διαν κληροδοτοῦσε σεβαστὸ ποσὸν γιὰ τὴν σύσταση 'Ιδρυματος ποὺ θὰ εἶχε σκοπὸν νὰ συμβάλῃ στὴν τεχνικὴ ἐκπαίδευση τῶν νέων.

Μὲ τὸ B. Διάταγμα τῆς 10ης Φεβρουαρίου 1956, συνεστήθη τὸ "Ιδρυμα Εὐγενίδου καί, κατὰ τὴν ἐπιθυμία τοῦ διαθέτον, ἐτέθη ὅπὸ τὴν διοίκηση τῆς ἀδελφῆς του κυρίας Μαρ. Σίμου. Ἀπὸ τὴν στιγμὴν ἔκεινην ἀρχισαν νὰ πραγματοποιοῦνται οἱ σκοποὶ ποὺ ὠραματίσθηκε ὁ Εὐγένιος Εὐγενίδης καὶ μαζὶ ή πλήρωση μᾶς ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀνάγκες τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου.

Κατὰ τὴν κλιμάκωση τῶν σκοπῶν του, τὸ "Ιδρυμα ἐπορταξε τὴν ἔκδοση τεχνικῶν βιβλίων, τόσο γιὰ λόγους θεωρητικοὺς ὅσο καὶ πρακτικούς. Λιότι ἐκρίθη πρωταρχικὴ ή ἀνάγκη νὰ ἐφοδιασθοῦν οἱ μαθηταὶ τῶν τεχνικῶν ἐπαγγελματικῶν σχολῶν μὲ μιὰ πλήρη σειρὰ βιβλίων, ποὺ νὰ θεμελιώνη σωστὰ τὴν πρώτη τους ἐπαφὴ μὲ τὸν κύκλο τῶν σπουδῶν καὶ τῆς τέχνης τους.

Στὴν ἐκτέλεση τοῦ προγράμματος αὐτοῦ τὸ "Υπουργεῖο Βιομηχανίας ἔδωσε πλήρη καὶ πολύτιμη τὴν συνδρομή του.

Μὲ ἀπόφαση τοῦ "Υπουργοῦ Βιομηχανίας τὸ δλον ἔργον μελέτης, δογαρώσεως καὶ πραγματοποιήσεως τῶν ἔκδόσεων τοῦ "Ιδρύματος ἀνετέθη σὲ 'Επιτροπὴν ἀπὸ δύο ἐκπροσώπους τοῦ "Ιδρύματος καὶ δύο τοῦ Συμβούλου 'Επαγγελματικῆς 'Εκπαιδεύσεως.

Οἱ συγγραφεῖς καὶ η 'Επιτροπὴ κατέβαλαν κάθε προσπάθεια γιὰ νὰ κάνουν τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων δσο γίνεται πιὸ ἀπλὸ καὶ προσαρμοσμένο στὶς ἀνάγκες καὶ τὶς δυνατότητες τῶν μαθητῶν. Γι' αὐτὸν καὶ τὰ βιβλία αὐτὰ εἶναι γραμμένα στὴν ἀπλὴ νεοελληνικὴ ποὺ διδάσκεται στὰ δημοτικὰ σχολεῖα. Ἡ τιμὴ τους ὠρίσθη τόσο χαμηλή, ὥστε νὰ εἶναι προσιτὰ καὶ στὸν πιὸ ἀπόρους μαθητάς.

* Ετοι προσφέρονται στὸ ἐνδὸν κοινὸν τῶν καθηγητῶν καὶ τῶν μαθητῶν τῆς τεχνικῆς μας ἐκπαιδεύσεως ὃι ἐκδόσεις τοῦ "Ιδρύματος, τῶν δποίων ἡ συμβολὴ στὴν πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ τοῦ Εὐγενίου Εὐγενίδου ἐλπίζεται νὰ εἶναι μεγάλη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Άλεξανδρος Ι. Παππάς, παθηγιτής Ε. Μ. Ηολιοτεχνίου, Ηφέδος, Χρυσόσποτομος Φ. Καβουρίδης, Τεχνιτός Λιευθυντής Ο. Τ. Ε., Άντιποδόεδος, Αγγελος Καλογερᾶς, παθηγιτής Ε. Μ. Ηολιοτεχνίου, Έπιστημονικός Σύντομος, Νικόλαος Βασιώτης, Λιευθυντής Έπαγγελματικῆς Έκπαιδεύσεως
Υπουργείου Ηαδείας.

Αημήτροις Γ'. Νιάνιας, Β. Litt. (Οξον.), Σύντομος καὶ Λιευθυν. Έξδόσεων.
Αημοσθένης Η. Μεγαρίτης, Γραμματεὺς τῆς Έπιτροπῆς.

E 3^β 55
Ι ΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
(ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ)

Καζανούρδη (λαζ) - Βοίος (ελλαζ.)

ΜΑΡ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΡΔΗ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧ. - ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ε. Μ. Π.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α. ΒΑΟΥ
ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Ε. Μ. Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ



Α Θ Η Ν Α Ι

1964

002

ΚΝΣ

ΣΤΡΑΣ

2202

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

‘Ο τόμος αυτός είναι ό δεύτερος τῆς σειρᾶς τῶν τόμων τοῦ Τεχνικοῦ Σχεδίου, ποὺ ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ ‘Ιδρυμα Εὐγενίδου καὶ καλύπτει τὶς ἡλεκτρο-λογικὲς σχεδιάσεις γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται « ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ». Προορίζεται γιὰ τὸν μαθητάς τῶν Τεχνικῶν Σχολῶν τῆς Κατωτέρας καὶ τῆς Μέσης Έκπαιδεύσεως, ἀλλὰ συγχρόνως θὰ είναι χρήσιμος καὶ γιὰ δόσους ἀσχολοῦνται γενικά μὲ τὴν ἡλεκτροτεχνία.

‘Η διάταξη τῆς ὅλης ἀκολούθησε τὸ πρόγραμμα τοῦ ‘Υπουργείου Παιδείας καὶ ἡ περιοχὴ κάθε κεφαλαίου διευρύνθηκε τόσο, ὥστε νὰ καλύπτωνται οἱ ἀνάγκες μαθήσεως καὶ ἀσκήσεως τῶν μαθητῶν καὶ τῶν δύο βαθμίδων.

‘Οπως ἀνατέρεται κάπως λεπτομερέστερα καὶ στὴν Εἰσαγωγὴ, τὸ βιβλίο αὐτὸ περιορίζεται στὴν ἀνάπτυξη τῶν τρόπων σχεδιάσεως: (α) τῶν ἐσωτερικῶν ἡλεκτρολογικῶν συνδεσμολογιῶν τῶν ἡλεκτρικῶν μηχανῶν, συσκευῶν καὶ διαφόρων σχετικῶν συγχροτημάτων καὶ (β) τῶν ἐσωτερικῶν ἡλεκτρικῶν ἔγκαταστάσεων κατοικιῶν, ἔργοστασίων, καταστημάτων κλπ.

Τὰ πρῶτα σχέδια ἔχουν σκοπὸ νὰ βοηθήσουν τὸ μελετητὴ γιὰ τὴ θεωρητικὴ μόνον κατανόηση τῆς ἡλεκτρολογικῆς συνδεσμολογίας ἢ συγχροτημάσεως καὶ λειτουργίας τῶν ἀνωτέρω μηχανῶν ἢ ἡλεκτρολογικῶν συγχροτημάτων, ἐνῷ τὰ δεύτερα, ἀντίθετα πρὸς τὰ πρῶτα, ἔχουν κατασκευαστικὸ πρόστιμό, γιατὶ βάσει αὐτῶν ὁ κατασκευαστὴς θὰ κάνῃ τὶς ἀντίστοιχες ἡλεκτρικές ἔγκαταστάσεις.

‘Επειδὴ σὲ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ ἡλεκτρολογικὰ θέματα (στοὺς ἡλεκτρολόγους δηλαδὴ καὶ τοὺς ἡλεκτροτεχνίτες), συχνὰ σπρώνονται ἡ ἀνάγκη νὰ σχεδιάσουν μηχανολογικὰ σχέδια, ἐκρίθη χρήσιμο νὰ προταχθῇ στὸ βιβλίο αὐτὸ ἔνα κεφάλαιο μὲ σχεδιάσεις ἀπλῶν μηχανολογικῶν ἔξαρτημάτων. ‘Ετοι ὁ μαθητὴς τοῦ ἡλεκτρολογικοῦ τμήματος θὰ συμπληρώσῃ σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τὶς γνώσεις ποὺ ἔχει ἀποκτήσει ἀπὸ τὸν πρῶτο τόμο τοῦ Τεχνικοῦ Σχεδίου.

Πρωτοτυπία ἵσως στὸ βιβλίο αὐτὸ είναι ἡ προσθήκη μᾶς συνοπτικῆς τεχνολογίας σὲ κάθε θέμα, ἡ δοπία σκοπὸ ἔχει νὰ ἐπαναφέρῃ στὴ μνήμη τοῦ μαθητῆ τὸ θεωρητικὸ μέρος τοῦ θέματος στὶς γενικές του γραμμὲς καὶ τὸν διευκολύνη στὴν κατανόηση ἢ τὴν ἐκτέλεση τῶν διαφόρων σχεδιάσεων.

‘Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ σημειωθῇ ἐδῶ είναι ὅτι τὸ βιβλίο αὐτὸ καλύπτει ἔνα κενὸ ποὺ ὑπάρχει καὶ στὴν ἐλληνικὴ καὶ στὴν ξένη βιβλιογραφία, ἡ δοπία δὲν διαθέτει βιβλία αὐτὸ τοῦ εἰδούς, δηλαδὴ αὐτοτελὴ βιβλία ἡλεκτρολογικῶν σχεδιάσεων. Τοῦτο ὄφειλεται στὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ὑπάρχουν γωδικοποιημένες διατάξεις καὶ κανόνες, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς συμβολισμοὺς καὶ

4 - 3	'Ηλεκτρικές έγκαταστάσεις ασθενῶν φευμάτων – Παραδείγματα	119
	Παραδείγμα 10 ἕως 40	119 - 128
4 - 4	Πλήρη σχέδια έσωτερικῶν ἡλεκτρικῶν έγκαταστάσεων – Παραδείγματα	132
	Παραδείγμα 10 ἕως 30	132 - 140

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5

**Σχεδίαση έσωτερικῶν ἡλεκτρικῶν συνδεσμολογιῶν
μηχανῶν ἐναλλασσομένου φεύματος**

5 - 1	Γενικά – Παραδείγματα	149
	Παραδείγμα 10 ἕως 100	150 - 180

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 6

**Σχεδίαση συνδεσμολογιῶν μετασχηματιστῶν
'Ανορθωτῶν – Αύτομάτων διακοπτῶν**

6 - 1	Γενικά	182
6 - 2	Παραδείγματα	183
	Παραδείγμα 10 ἕως 80	183 - 200

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 7

Σχεδίαση μεταφορᾶς καὶ διανομῆς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας

7 - 1	Γενικά	202
7 - 2	Παραδείγματα	203
	Παραδείγμα 10 ἕως 30	203 - 208
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ		
	ΠΙΝΑΚΩΝ	213

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Απὸ τὸν Α' τόμο τοῦ Τεχνικοῦ Σχεδίου, ποὺ περιέχει τὶς ἀπαραίτητες βασικὲς γνώσεις γιὰ κάθε εἰδικότητα σχεδιαστῶν, ἔχομε μάθει:

Πῶς πρέπει νὰ χαράζωμε τὰ διάφορα εἰδη γραμμῶν, πῶς νὰ σχεδιάζωμε ὑπὸ δρισμένη κλίμακα τὶς κανονικὲς ὅψεις καὶ τὶς τοιμὲς ἀπλῶν κομματιῶν (ποὺ ἔχουν περίπου κανονικὸ γεωμετρικὸ σχῆμα), πῶς νὰ χαράζωμε τὶς ἀντίστοιχες πρόσχειρες καὶ χωρὶς κλίμακα γραμμῶν (τὰ σκίτσα) καὶ πῶς πρέπει νὰ σημειώνωμε πάνω στὰ σχέδια ποὺ κάνομε τὶς ἀπαραίτητες διαστάσεις.

Ἐχομε μάθει ἐπίσης πῶς σχεδιάζονται οἱ πιὸ συχνὰ χρησιμοποιούμενες στὸ Τεχνικὸ Σχέδιο γεωμετρικὲς κατασκευές.

Ο τέμος αὐτὸς προσορίζεται γι' αὐτοὺς ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ γῆλεκτροτεχνικὰ θέματα, δηλαδὴ τοὺς γῆλεκτρολόγους καὶ τοὺς γῆλεκτροτεχνίτες, γι' αὐτὸς καὶ ὄνομάζεται Ἡλεκτρολογικὸ Σχέδιο.

Στὴν ἀρχὴ τοῦ τόμου κρίναμε σκόπιμο νὰ προτάξωμε στὸ καθαρὰ γῆλεκτρολογικὸ μέρος ἕνα κεφάλαιο γιὰ τὴ σχεδίαση ὅψεων καὶ τοιμῶν διαφόρων ἀπλῶν κομματιῶν, ποὺ δὲν ἔχουν κανονικὴ ἔξωτερηκή μορφὴ ἢ ἔχουν διάφορες λεπτομέρειες στὸ ἔσωτερικό τους, οἱ δοποῖς εἶναι ἀπαραίτητο νὰ παρασταθοῦν. Τὸ κεφάλαιο αὐτὸς κρίθηκε ἀναγκαῖο, γιατὶ καὶ αὐτοὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ γῆλεκτρολογικὰ θέματα, θὰ πρέπει νὰ ἔρεσσον νὰ σχεδιάζουν τὶς ὅψεις καὶ τὶς τοιμὲς διαφόρων γῆλεκτρολογικῶν κομματιῶν καθὼς καὶ διαφόρων ἔξαρτημάτων γῆλεκτρικῶν μηχανῶν.

Ἐπίσης τὸ κεφάλαιο αὐτὸς ἀποτελεῖ ἡμεσηγ συνέχεια αὐτῶν ποὺ ἀναπτύσσονται στὸν Α' τόμο τοῦ Τεχνικοῦ Σχεδίου πάνω στὸ ἔδιο θέμα. *Ἐτσι, καὶ ἡ κατανόηση ἀπὸ τὸ μαθητὴν θὰ εἶναι εὐκολότερη καὶ ἡ ἀπόδοση τῆς διδασκαλίας μεγαλύτερη.

Τὸ κύριο ὅμινος μέρος τοῦ Τόπου αὐτοῦ, ὅπως ἀναφέραμε καὶ παραπάνω, εἶναι αὐτὸν ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὶς γῆλεκτρολογικὲς σχεδιάσεις.

Ἡ ταξινόμηση καὶ διαδοχὴ τῶν σχεδιάσεων αὐτῷ ἀκολουθεῖ κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς τὴν σειρὰ τῆς θεωρητικῆς διδασκαλίας τῶν θεμάτων στὰ ἀντίστοιχα μαθήματα τῶν Ἡλεκτρικῶν Μηχανῶν, Ἐσωτερικῶν Ἡλεκτρικῶν Ἑγκαταστάσεων κλπ., ὅπως προβλέπεται στὰ σχετικὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα τοῦ Γ' πουργείου Παιδείας.

"Επει, γὰρ παράλληλη ἔξελιξη τῆς θεωρητικῆς διδασκαλίας καὶ τῶν σχεδιάσεων θὰ συντελέσῃ, ὥστε κάθε θέμα σχεδιάσεως νὰ ἀκολουθῇ τὴν ἀντίστοιχη θεωρητικὴν ἀνάπτυξην τοῦ ἰδίου θέματος ἢν σχετικά σημειώσεις, τουλάχιστον ὅμινος σὲ σχετικά μεγάλη γρανική ἀπόσταση.

"Οπως εἶναι εὐκολονόγτο, γὰρ διάταξη αὐτὴ τῆς βληγῆς εἶναι ἔνα μεγάλο πλεονέκτημα γιατί, ἔτσι, αὐτὸν ποὺ σχεδιάζει ὁ μαθητὴς κάθε φορά, τὸ καταλαθαίνει καλύτερα καὶ πολὺ πιθανὸν νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ συμπληρώνῃ καὶ τὶς γνώσεις ποὺ πήρε ἀπὸ τὴν θεωρητικὴν διδασκαλία τοῦ θέματος.

Σὲ κάθε θέμα γῆλεκτρολογικῆς σχεδιάσεως δίνεται στὴν ἀρχὴν γενικὴ περιγραφὴ (ὄνοματολογία) μὲ μιὰ συνοπτικὴ τεχνολογία τῶν κυριοτέρων μερῶν πιὸ σχεδιάζονται καὶ ὕστερα οἱ ἀπαραίτητες δογματικὲς γιὰ τὸν τρόπο τῆς σχεδιάσεως.

"Ιδιαίτερα, σὲ μερικὲς περιπτώσεις σχεδιάσεως θεμάτων Ἐσωτερικῶν Ἡλεκτρικῶν Ἑγκαταστάσεων, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κανονικὸ σχέδιο δίνεται καὶ ἔνα ἀπλούστερο ποὺ τὸ ὄνομά τους μονογραμμικό.

"Η προσθήκη τοῦ μονογραμμικοῦ αὐτοῦ σχεδίου ἔχει τὸ πλεονέκτημα ὅτι ἐπιτρέπει τὴν εὐκολότερη κατανόησή του.

Σὲ μερικὰ ἐπίσημα θέματα, ὅπως π.χ. εἶναι τὰ σχετικὰ μὲ τὶς γῆλεκτρικὲς μηχανὲς (γεννήτριες - κινητήρες), δίνονται περισσότερες σχεδιάσεις ἀπὸ ὅσες εἶναι οἱ περιπτώσεις ποὺ προβλέπε-

ται νὰ ἀναπτυχθοῦν στὸ θεωρητικὸ μέρος τοῦ ἀντίστοιχου μαθήματος.

Αὐτὸ διμος θὰ ὠφελήσῃ, γιατὶ ἔτσι ὁ μαθητὴς θὰ ἔχῃ ὑπὸ ὄψη του περιεστότερες περιπτώσεις, ποὺ μπορεῖ νὰ τὶς συναντήσῃ ἀργότερα στὴν ἐπαγγελματική του ζωή.

Βέβαια δὲν εἶναι δινατὸ νὰ περιληφθοῦν ὅλες οἱ πιθανὲς περιπτώσεις. Αὐτὲς διμος ποὺ δίνονται ἐδῶ, μαζὶ μὲ αὐτὲς ποὺ θὰ ἀναπτυχθοῦν στὴ θεωρητικὴ διδασκαλία τῶν ἀντίστοιχων ἡλεκτρολογικῶν μαθημάτων, ἀν φυσικὰ κατανοηθοῦν καλὰ ἀπὸ τὸν μαθητή, εἶναι ἀρκετὲς γιὰ νὰ μπορέσῃ ἀργότερα στὴν ἐπαγγελματική του ζωὴ νὰ ἀσχοληθῇ καὶ μὲ δποιαδήποτε ἄλλη σχετικὴ περίπτωση ποὺ θὰ τοῦ παρουσιασθῇ.

Τέλος, στὴν ἀργὴ τοῦ ἡλεκτρολογικοῦ μέρους δίνονται οἱ συμβόλισμοὶ τῶν κυριοτέρων ἡλεκτρολογικῶν ὑλικῶν καὶ λοιπῶν στοιχείων, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς δποίους ἔχουν διεθνὴ ἐφαρμογή, καθὼς καὶ μερικοὶ γενικοὶ κανόνες, ποὺ πρέπει νὰ τηροῦνται στὶς ἡλεκτρολογικὲς σχεδιάσεις, γιὰ νὰ εἶναι τὸ σχέδιο πιὸ παραστατικὸ καὶ εἰκονολογόγητο.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΠΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ

1·1 Γενικά.

Στὸν Α' Τόμο τοῦ Τεχνικοῦ Σχεδίου μιλήσαμε γιὰ τὸν τρόπους σχεδιάσεως τῶν διαφόρων ὅψεων (κανονικῶν καὶ βοηθητικῶν) καὶ τῶν τοιμῶν καὶ δώσαμε μερικὰ παραδείγματα σχεδιάσεως πολὺ ἀπλῶν ὅριων κοινωνικῶν, τὰ ἀποίκια εἰχαν περίπου κανονικὸν γεωμετρικὸν σχῆμα.

Σὰν συνέχεια τώρα στὸν τόμο αὗτὸν θὰ μιλήσωμε γιὰ τὴν σχεδίασην διαφόρων ἔξαρτημάτων, ποὺ παρουσιάζουν ἀνόμια λοιπῶν τερικὸν σχῆμα τὴν εἰδοκή διαιρόφωση στὸ ἔσωτερικό τους, δηλαδὴ ἔσωτερικὲς λεπτολιμέρειες ποὺ πρέπει νὰ δειχθοῦν.

Γιὰ τὴν σχεδίαση τέτοιων κοινωνικῶν θὰ πρέπει νὰ ἔχωμεν πρόσημη μας δτι:

- α) Πρὸς ἀρχήσωμε τὴν σχεδίαση θὰ πρέπει νὰ μελετήσωμε καλὰ τὰ κοινωνίας ποὺ θὰ σχεδιάσωμε, γιὰ νὰ καθορίσωμε:
- τὶς ὅψεις ποὺ πρέπει νὰ σχεδιάσωμε (κανονικὲς καὶ βοηθητικὲς) καθὼς καὶ τὶς τομές.
- Τὴν κλίμακα ὑπὸ τὴν ὅποια θὰ γίνη τὴ σχεδίαση.
- Τὸ μέγεθος τοῦ χαρτιοῦ ποὺ θὰ γρησιμοποιήσωμε, ἀφοῦ φυσικὰ πρόσημοι σωματικοὶ πρέπει νὰ μετατρέπονται σε ποὺ θὰ καλύψουν εἰδιάφορες ὅψεις.
- Τὴν διάταξη τῶν διαφόρων ὅψεων καὶ τοιμῶν πάνω στὸ γραπτό.

(Γιὰ τὴν διάταξη τῶν ὅψεων καὶ τοιμῶν μιλήσαμε στὸ Κεφάλαιο 7 τοῦ Α' τόμου τοῦ Τεχνικοῦ Σχεδίου).

β) "Οταν τὰ κοινωνίας ποὺ πρόκειται νὰ σχεδιάσωμε ἔχη ἀνόμια λοιπὰ σχῆμα καὶ παρουσιάζῃ στὸ ἔσωτερικὸν του δρισμένες λεπτολιμέρειες, ποὺ δὲν φαίνονται μέν, ἀλλὰ εἰναι ἀπαραίτητο νὰ σχε-

διασθοῦν, τότε θὰ πρέπει νὰ σχεδιάσωμε τὶς ἀπαραίτητες τοιμὲς καὶ βοηθητικὲς ὅψεις, γιὰ νὰ δώσωμε πλήρη εἰκόνα του ἀντικειμένου ποὺ θὰ παριστάνῃ τὸ σχέδιό μας.

γ) Γιὰ τὴ γραφὴ τῶν διαστάσεων θὰ πρέπει νὰ ἔχωμε ὑπὸ ὅψη μας καὶ νὰ ἐφεριάσωμε μὲν ἀκρίβεια ὅσα ἀναπτύσσονται στὸν Α' Τόμο του Τεχνικοῦ Σχεδίου (Κεφάλαιο 10).

δ) Τέλος, θὰ πρέπει νὰ προσθέσωμε καὶ τὸ σχετικὸ Υπόμνημα, συμπληρώνοντας τὸν τύπο ποὺ δίνεται ἀπὸ τὸ DIN 6771 (Τεχνικὸ Σχέδιο, Τόμος Α', σελ. 41).

1.2 Παραδείγματα.

Παρακάτω δίνονται σὰν παραδείγματα οἱ σχεδιάσεις μερικῶν τέτοιων κομματιῶν. Γιὰ εύκολότερη κατανόηση κάθε κομματιού δίνεται καὶ τὸ προσπτικό του.

Γιὰ νὰ ποῦμε ὅμως πὼς τὰ σχέδια αὐτὰ εἶναι κατασκευαστικά, θὰ πρέπει νὰ τὰ συμπληρώσωμε ἀναγράφοντας τὶς ἀνοχὲς στὶς διαστάσεις καὶ τὶς ἐνδείξεις (συμβολισμοὺς) τῶν ἐπιφανειακῶν κατεργασιῶν, ὅπου φυσικὰ χρειάζεται νὰ γίνουν τέτοιες συμπληρώσεις.

Γιὰ τὶς συμπληρώσεις αὐτές, δηλαδὴ γιὰ τὴν ἀναγραφὴ τῶν ἀνοχῶν καὶ ἐνδείξεων τῶν μηχανουργικῶν κατεργασιῶν, σχετικὰ στοιχεῖα βρίσκομε στὸ Μηχανολογικὸ Σχέδιο.


Παράδειγμα 1ο.

Συδερένιο ἔξαρτημα (δικαλωτὸς ὁδηγός).

Γιὰ τὴ σχεδίαση τοῦ κομμικτιοῦ αὐτοῦ (σελ. 7) θὰ μᾶς γρειασθοῦν οἱ τρεῖς κανονικὲς ὅψεις. Δηλαδή: ἡ πρόσψη, ἡ κάτοψη καὶ μία πλάγια ὅψη (σχ. 1·2α).

Ἡ σχεδίαση τοῦ κομμικτιοῦ στὴν πράξη θὰ πρέπει νὰ γίνη νπὸ κλίμακα 1 : 2,5 καὶ σὲ γρατὶ σχεδιάσεως μὲ μέγεθος A4 (διαστάσεις ἔτοιμου σχεδίου 297 X 210). Εδῶ ὅμως γιὰ νὰ χωρέσῃ σὲ μία σελίδα ἔγινε νπὸ κλίμακα 1 : 5.

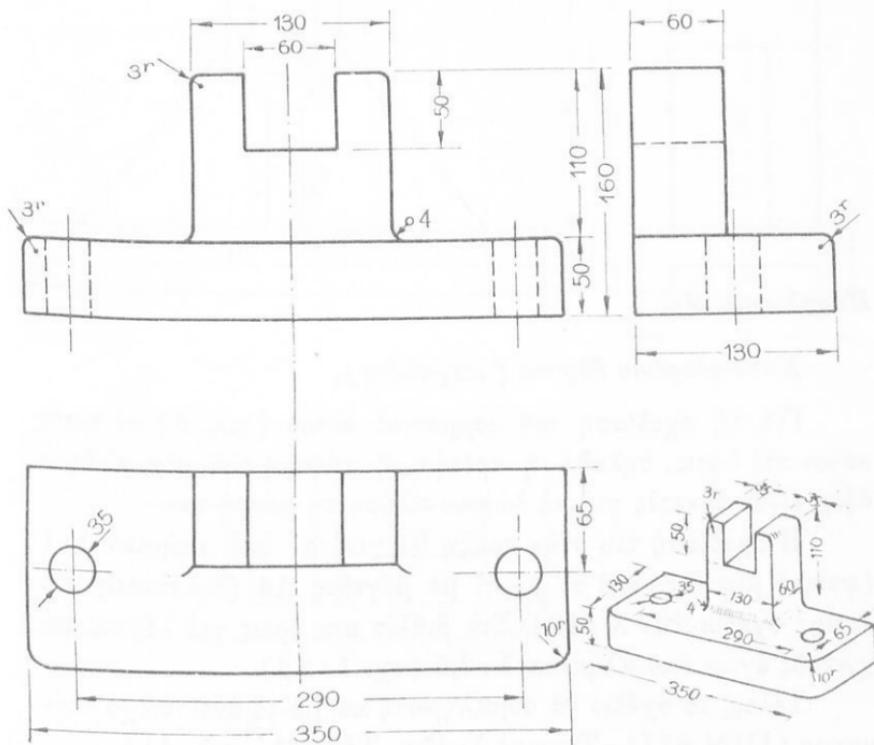Τὸ σχέδιο θὰ συμπληρωθῇ μὲ τὴ σχετικὸ ὑπόμνημα (DIN 6771 - Τεγμακὸ Σχέδιο, Τόμος Α', σελ. 41).



Χυτοοιδηρός		Κλίμαξ Διχαλωτός Οδηγός 1:5
10	10	
20	20	Διρθ. Σχεδίου Κ 101
30	30	
40	40	
50	50	

Σχ. 1 · 2 α.




Παράδειγμα 2ο.

Χυτοσιδερένιο έδρανο (μπρακέτο).

Γιὰ τὴ σχεδίαση τοῦ κομματιοῦ αὐτοῦ (σελ. 9) οἱ τρεῖς κανονικὲς δύψεις, δηλαδὴ ἡ πρόσοψη, ἡ κάτοψη καὶ μία πλάγια δύψη, εἰναι ἀρκετὲς γιὰ νὰ δώσουν πλήρη τὴ μορφή του.

Η σχεδίαση του στὴν πράξη θὰ γινόταν ὑπὸ κλίμακα 1 : 1 (φυσικὸ μέγεθος) καὶ σὲ χαρτὶ μὲ μέγεθος A4 (διαστάσεις στὸ ἔτοιμο σχέδιο 297 X 210). Στὸ βιβλίο μας δημιουργίας τεχνικοὺς ἔγινε ὑπὸ κλίμακα 1 : 2,5 (σχ. 1 · 2 β).

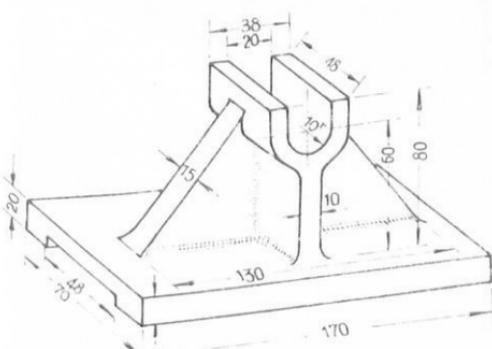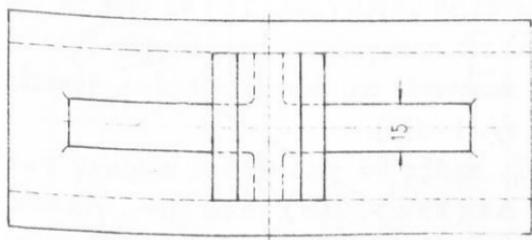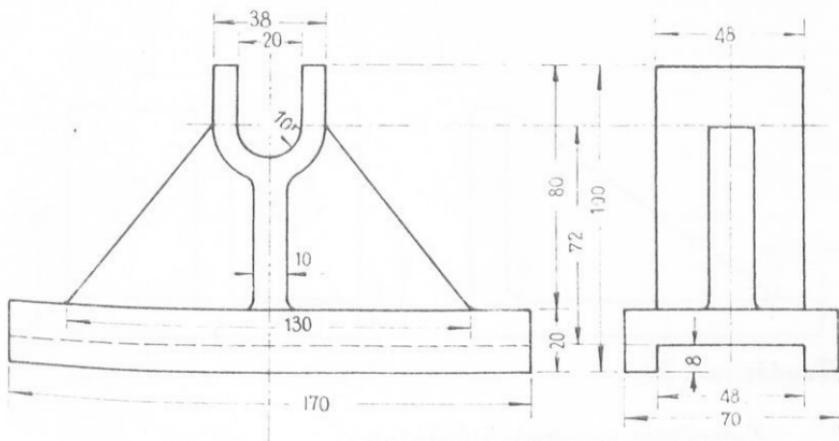Τέλος, τὸ σχέδιο θὰ συμπληρωθῇ καὶ μὲ τὸ ἀντίστοιχο ὑπόμνημα (DIN 6771 - Τεχνικὸ Σχέδιο, Τόμος Α', σελ. 41).



χωροδιδηρός		Κλίμακ 1:25
Αριθ. Σεζδ. Κ	102	


Σχ. 1 · 2 β.

Παράδειγμα 3ο.

Σιδερένιος γωνιακός σύνδεσμος.

Η σχεδίαση του κομματιού αὐτοῦ (σελ. 11) θὰ γίνη μὲ τὸν
ἴδιο τρόπο, ποὺ ἔγινε καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα, δηλαδὴ
θὰ σχεδιασθοῦν οἱ τρεῖς κανονικές του ὅψεις, ποὺ είναι ἀρκετὲς
γιὰ τὴν κατασκευή του (σχ. 1·2 γ).

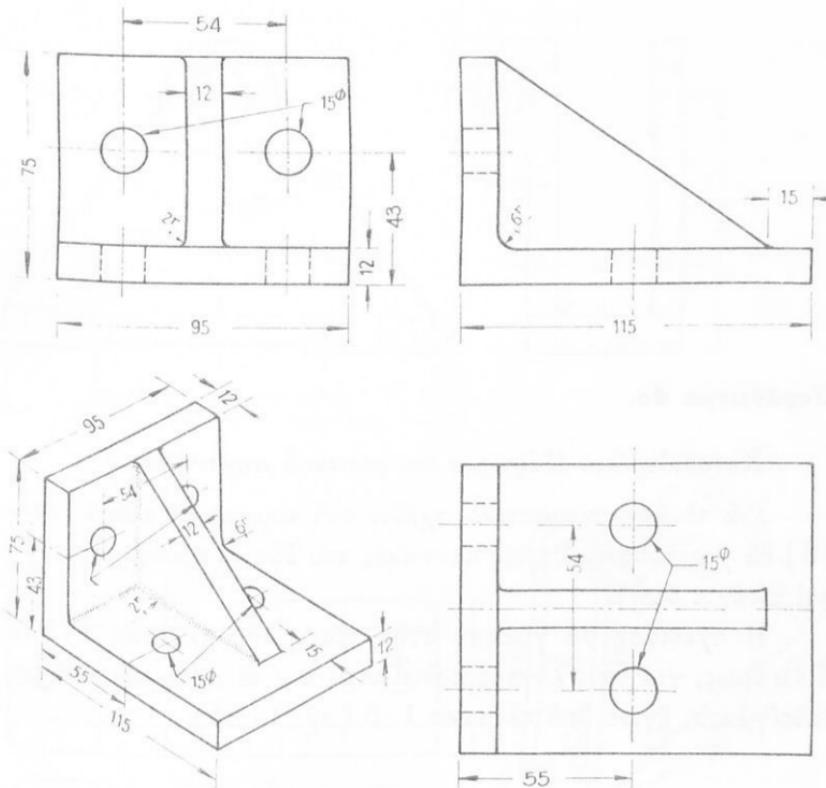Η σχεδίασή του στὴν πράξη θὰ γινόταν ὑπὸ κλίμακα 1:1
καὶ σὲ χαρτὶ μὲ μέγεθος A4 (297×210). Εδῶ διμος, γιὰ τοὺς
ἴδιους λόγους, ποὺ εἶπαμε καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα,
ἔγινε ὑπὸ κλίμακα 1:2,5.



Σιδηρος		
Θε. Κων. Ιανουαρι 1982 Επ.	Σύνδεσμος	Κλίμαξ 1:25
	Αριθ. Σεδ. K-103	


Σχ. 1 · 2 γ.

Παράδειγμα 4ο.

Χυτοσιδερένιο ἔξαρτημα ἀνυψωτικοῦ μηχανήματος.

Γιὰ τὸ κατασκευαστικὸ σχέδιο τοῦ κομματιοῦ αὐτοῦ (σελ. 13) θὰ γρειασθοῦν οἱ τρεῖς κανονικές του ὅψεις (πρόσψη, κάτοψη καὶ πλάγια ὅψη).

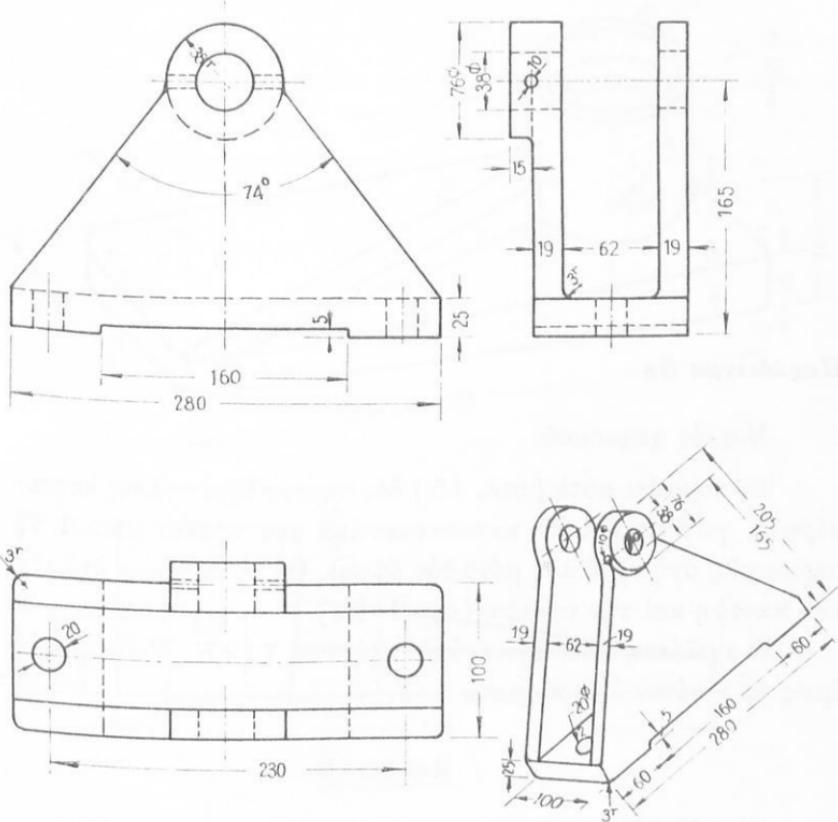Ἡ σχεδίαση θὰ γινόταν στὴν πράση ὑπὸ κλίμακα 1 : 2,5. Ἐδῶ διμος, γιὰ τοὺς λόγους ποὺ εἰπαμε καὶ σὲ προηγούμενα παραδείγματα, ἔγινε ὑπὸ κλίμακα 1 : 5 (σχ. 1·2δ).



Χυτοσιδηρος		κλιμαξ 1:5
χρ. βιας	? Εξάρτημα ανυψωτικού μηχανισμού	
χρ. στρεστού	Άριθμ. Σειράς Κ-104	
χρ. στρεστού		
χρ. στρεστού		


Σχ. 1·2·δ.

Παράδειγμα 5ο.

Μοχλός χειρισμοῦ.

Τὸ κοινάτι αὐτὸ (σελ. 15) δὲν παρουσιάζει πολλές λεπτομέρειες, γι' αὐτὸ καὶ τὸ κατασκευαστικό του σχέδιο μπορεῖ νὰ περιορισθῇ στὴ σχεδίαση μόνο δύο όψεων. Θὰ σχεδιάσωμε δηλαδὴ τὴν κάτοψη καὶ τὴν πρόσψη (σχ. 1·2 ε).

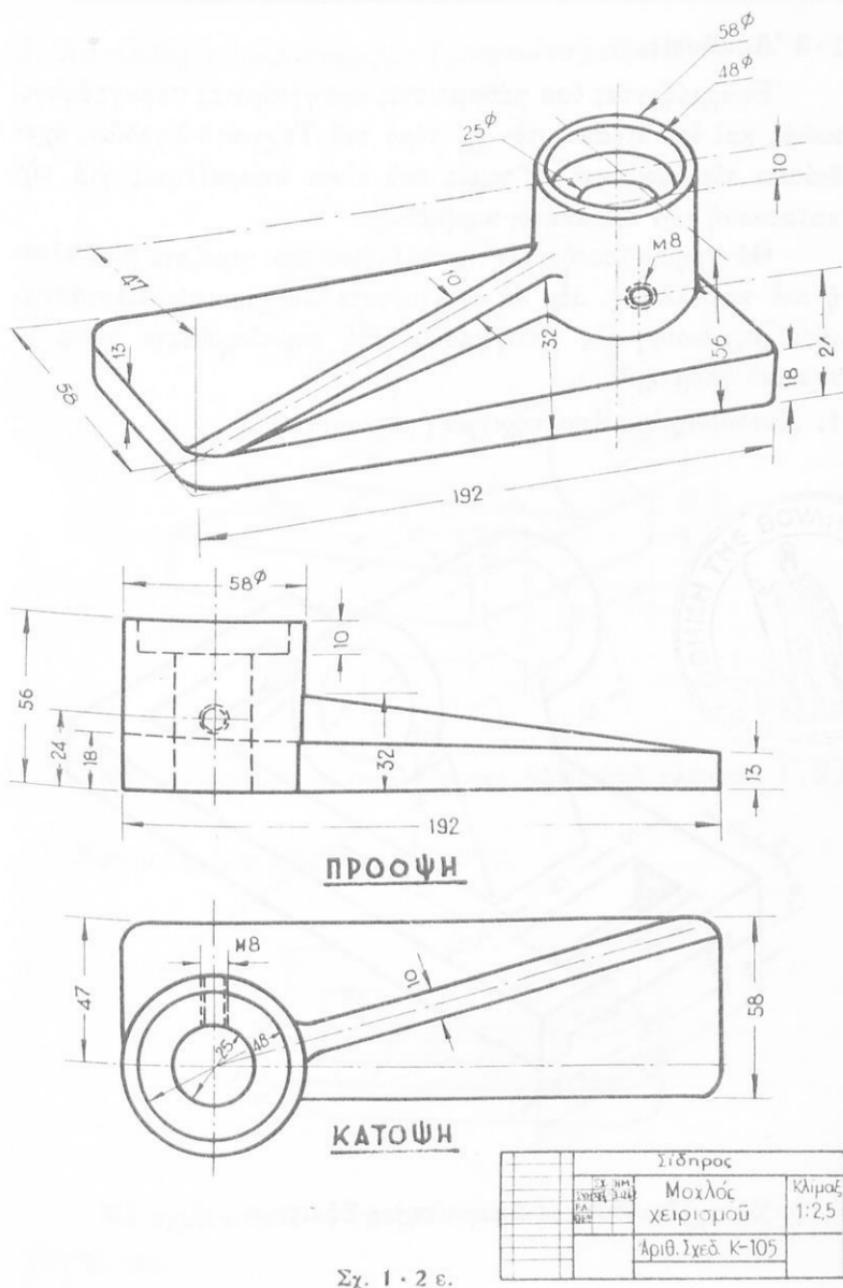Η σχεδίαση ἐδῶ ἔγινε ὑπὸ κλίμακα 1:2,5. Στὴν πράξη σμως θὰ γινόταν ὑπὸ κλίμακα 1:1.




1.3 Άσκήσεις.

Έφαρμόζοντας όσα μάθαμε στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και όσα είδαμε στὸν Α' τόμο τοῦ Τεχνικοῦ Σχεδίου, σχεδιάστε τὶς δψεις καὶ τὶς τομὲς ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν παρακάτω κομματιῶν.


Θὰ χρησιμοποιήσετε τὴν κλίμακα ποὺ νομίζετε πὼς εἶναι ἡ πὶ κατάλληλη. Δὲν θὰ σημειώσετε ἀνοχὲς στὶς διαστάσεις, οὔτε μηχανουργικὲς κατεργασίες. Θὰ συμπληρώσετε ὅμως τὸ σχετικὸ ὑπόλιγμα.

1. Χυτοσιδερένιο ὑποστήριγμα (μπρακέτο).

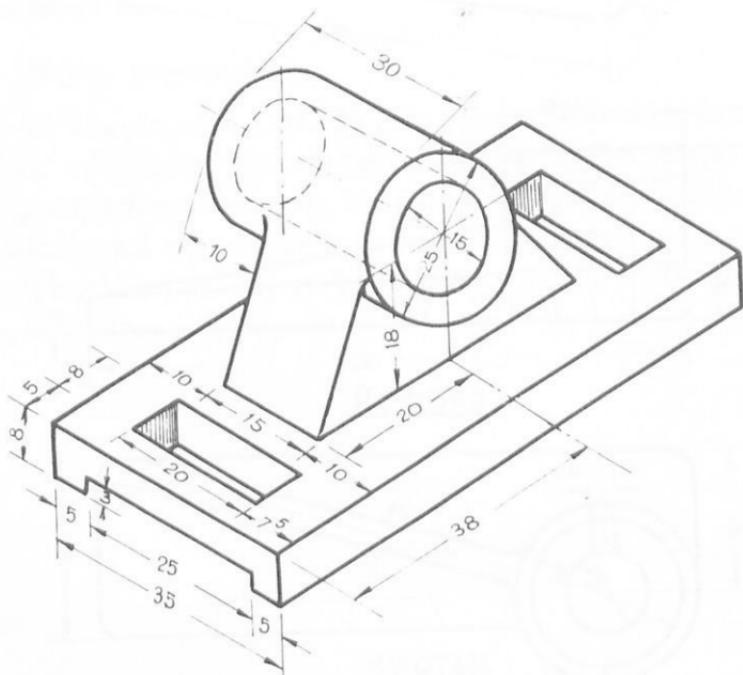


Νὰ σχεδιασθοῦν οἱ ἀπαραίτητες δψεις.

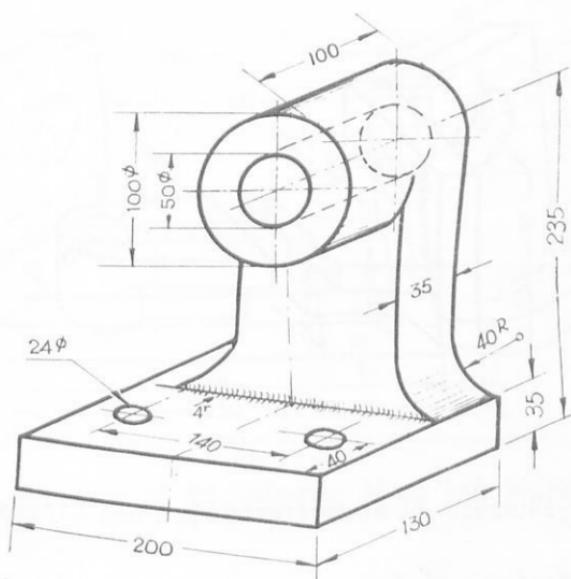2. Χυτοσιδερένιο ύποστήριγμα (μπρακέτο) αξονα.



Νὰ σχεδιασθοῦν οἱ ἀπαραίτητες ὅψεις ύπὸ κλίμακα 1:2,5.


3. Χυτοσιδερένιο ἐξάρτημα μηχανῆς.

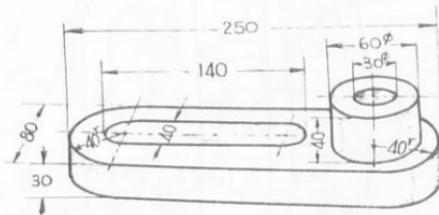

Νὰ σχεδιασθοῦν οἱ ἀπαραίτητες ὅψεις ύπὸ κλίμακα τῆς ἐκλογῆς σας.


Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

4. Χυτοσιδερένιο ύποστήριγμα.

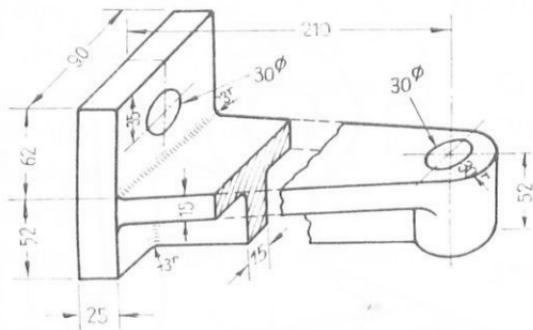


Νὰ σχεδιασθοῦν οἱ ἀπαραίτητες ὅψεις ὑπὸ κλίμακα 1 : 1.

5. Χυτοσιδερένιος σύνδεσμος.

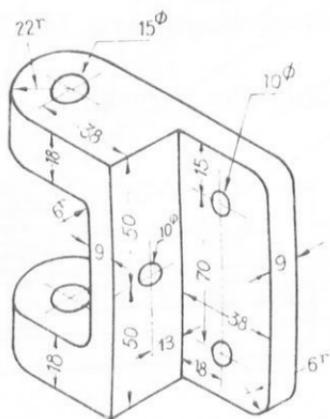


Νὰ σχεδιασθοῦν οἱ ἀπαραίτητες ὅψεις ὑπὸ κλίμακα 1 : 1.

6. Υποστήριγμα (Support).

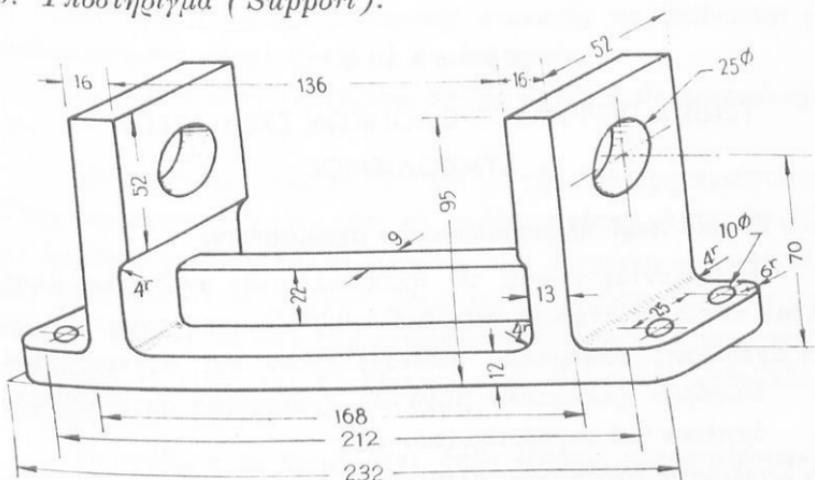

Να σχεδιασθούν οι άπαραιτητες όψεις ώπολη κλίμακα 1:1.
Τύπος: Σιδηρος.

7. Υποστήριγμα κατακόρυφου ξενα.

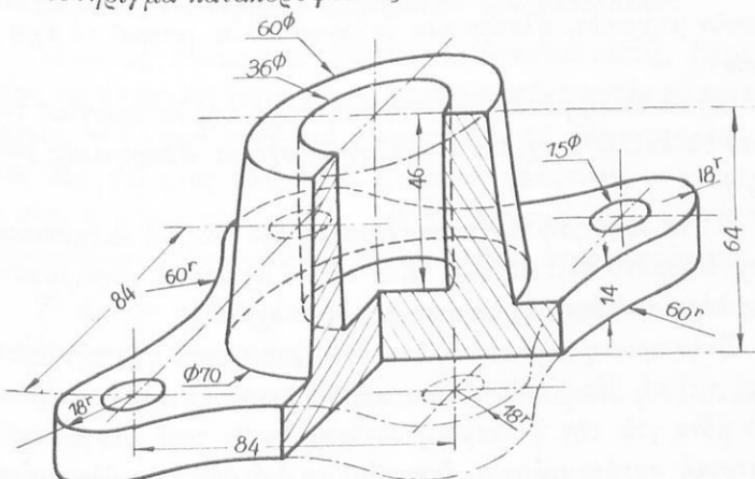

Να σχεδιασθούν οι άπαραιτητες όψεις ώπολη κλίμακα 1:1.
Τύπος: Σιδηρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ — ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

2.1 Γενικά περὶ ἡλεκτρολογικῶν σχεδιάσεων.

Ἐξετάζοντας γενικὰ τὶς ἡλεκτρολογικὲς σχεδιάσεις μποροῦμε νὰ τὶς κατατάξωμε στὶς ἀκόλουθες δύο κατηγορίες:

1ο Σχεδιάσεις ἐσωτερικῶν συνδεσμολογιῶν καὶ συγκροτήσεως διαφόρων ἡλεκτρικῶν μηχανῶν, ἡλεκτρικῶν συσκευῶν καὶ δργάνων καὶ συγκροτημάτων τους.

2ο Σχεδιάσεις ἐσωτερικῶν ἡλεκτρικῶν ἔγκαταστάσεων.

1ο Σχεδιάσεις ὅταν ἐσωτερικῶν συνδεσμολογιῶν καὶ τῆς συγκροτήσεως διαφόρων ἡλεκτρικῶν μηχανῶν, δργάνων, συσκευῶν καὶ τῶν συγκροτημάτων τους.

Ἡ σχεδίαση τοῦ ακθαρὸς ἡλεκτρολογικοῦ μέρους τῶν ἡλεκτρικῶν μηχανῶν, ἡλεκτρικῶν δργάνων κ.λ.π. μπορεῖ νὰ ἔχῃ ὡς σκοπό:

α) νὰ δεῖξῃ μόνο τὴν θεωρητικὴν ἀρχὴν τῆς λειτουργίας τους, διόπτε τὰ ἀνάλογα σχέδια ὃνομάζονται σχέδια θεωρητικῆς μελέτης, ἢ

β) νὰ δηγγήσῃ τὸν κατασκευαστὴν στὸ πῶς νὰ κατασκευάσῃ τὸ σχεδιασμένο ἀντικείμενο. "Ενα τέτοιο σχέδιο τὸ χρησιμοποιεῖται, σπως λέμε συνήθως, ὡς κατασκευαστικὸ σχέδιο.

Στὴν πρώτη περίπτωση δὲν ἔνδιαφερόμαστε γιὰ τὴν σωστὴν μορφὴν καὶ τὴν θέσην στὸ σχέδιο κάθε ἡλεκτρολογικοῦ στοιχείου, ἀλλὰ μόνο γιὰ τὴν ἡλεκτρικὴν συνδεσμολογίαν τους. Δέγοντας δὲ ἡλεκτρικὴν συνδεσμολογίαν, ἔννοοῦμε τὴ διάταξη τῶν ἡλεκτρικῶν ἀγωγῶν μὲ τοὺς διοίους συνδέονται μεταξύ τους τὰ διάφορα μέρη ἐνὸς ἡλεκτρικοῦ μηχανῆματος ἢ μᾶς ἡλεκτρικῆς συσκευῆς.

Γι' αὐτὸς εἰς ἔνα τέτοιο σχέδιο τὰ διάφορα μέρη μιᾶς μηχανῆς ἢ ὅποιασδήποτε ἄλλης γίλεκτρικῆς συσκευῆς παριστάνονται μὲ ἀπλουστευμένη μορφὴ ἢ καὶ μὲ συμβολισμούς.

Τὸ σχέδιο αὐτὸς ὁνομάζεται σχέδιο ἀρχῆς ἢ θεωρητικὸ σχέδιο.

Δὲν συμβαίνει ὅμως τὸ ἵδιο καὶ μὲ τὴν δεύτερη περίπτωση. Στὴν περίπτωση δηλαδὴ αὐτὴ τὸ σχέδιο πρέπει νὰ παρουσιάζῃ μὲ ἀκρίβεια τὴν θέση καὶ τὸ μέγεθος τῶν διαφέρων μαγνητικῶν καὶ γίλεκτρικῶν κυκλωμάτων, ὅπως καὶ κάθε στοιχείου μέσα στὸ σύνολο. Ἐπίσης νὰ δίνῃ τὴν κατεύθυνση τοῦ ρεύματος πάνω στοὺς ἀγωγούς, τὸ εἶδος καὶ τὴν διατομή τους, ὅπως καὶ κάθε ἄλλη χρήσιμη λεπτομέρεια.

Τὸ σχέδιο αὐτὸς ὁνομάζεται, ὅπως εἴπαμε, κατασκευαστικό. Μὲ τὶς σχεδιάσεις ὅμως αὐτές, δηλαδὴ τῶν κατασκευαστικῶν σχεδίων, δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε στὸ βιβλίο αὐτό, γιατὶ εἰναι πολὺ ἔξι ἀπὸ τὸν προσρισμό του.

2ο Σχεδιάσεις ἐσωτερικῶν ἡλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων.

Λέγοντας ἐσωτερικὲς γίλεκτρικὲς ἐγκαταστάσεις, ἔννοοῦμε κυρίως τὶς ἐγκαταστάσεις, μὲ τὶς ὅποιες παρέχομε τὴν γίλεκτρικὴ ἐνέργεια ποὺ χρειάζεται γιὰ τὸ φωτισμό, τὴν θέρμανση καὶ τὶς ἄλλες ἀνάγκες μιᾶς κατοικίας, διαφόρων γραφείων, καταστημάτων κλπ. ἢ μόνον τὴν κίνηση καὶ τὸ φωτισμὸν ἐνὸς ἐργοστασίου ἢ ὅποιασδήποτε βιομηχανικῆς ἢ βιοτεχνικῆς ἐγκαταστάσεως.

Τὶ πρέπει νὰ περιλαμβάνῃ μιὰ πλήρης σχεδίαση ἐσωτερικῆς ἡλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως.

Μιὰ τέτοια σχεδίαση θὰ πρέπει νὰ περιλαμβάνῃ τὰ ἀκόλουθα σχέδια:

a) Τὸ ἀρχιτεκτονικὸ ἡλεκτρολογικὸ σχέδιο.

Τὸ σχέδιο αὐτὸς γίνεται μὲ συνεργασία τοῦ Ἀρχιτέκτονα,

τοῦ Ἡλεκτρολόγου καὶ πολλὴς φορὲς καὶ τοῦ ἴδιοκτήτη τῆς ἐγκαταστάσεως.

Μὲ τὴν συνεργασία τους προσδιορίζουν τὶς θέσεις τῶν διαφόρων συσκευῶν καταναλώσεως ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας, καθὼς καὶ τῶν διαφόρων ὄργάνων, διακοπῶν κλπ. ποὺ τὶς ἐλέγχουν.

β) Τὸ κατασκευαστικὸ ἡλεκτρολογικὸ σχέδιο.

Στὸ σχέδιο αὐτὸ προσδιορίζονται οἱ διαδρομὲς τὶς διοῖες ήταν ἀκολουθήσουν τὰ διάφορα κυκλώματα, ποὺ θὰ τροφοδοτήσουν τὶς καταναλώσεις καὶ θὰ τὶς συνδέσουν μὲ τὰ ὄργανα ἐλέγχου τους ἢ μὲ τὰ ὄργανα μετρήσεως.

Τὸ κατασκευαστικὸ σχέδιο μιᾶς ἐγκαταστάσεως, ἀνάλογα μὲ τὴν ἀπλότητα καὶ τὴν ἔκταση ποὺ ἔχει, μπορεῖ νὰ γίνῃ μονογραφικὸ ἢ πολυγραφικό.

α') Μονογραφικὸ ἢ ἀπλοποιημένο.

Στὸ σχέδιο αὐτὸ κάθε δύμαδα ἀγωγῶν, ποὺ ἀνήκει στὸ ἴδιο κύκλωμα, παριστάνεται μὲ μιὰ γραμμὴ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀγωγῶν ποὺ τὴν ἀποτελοῦν. Πάνω στὴ γραμμὴ αὐτὴ σημειώνεται μὲ μικρὲς λοξὲς γραμμὲς ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀγωγῶν ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν ἴδια διαδρομή.

β') Πολυγραφικό.

Ἐδῶ κάθε ἀγωγὸς παριστάνεται ἕειχωριστά. Αὐτό, ὅπως εἶναι εὔκολονόγητο, διευκολύνει τὸν κατασκευαστὴν στὴν ἐργασία του γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς ἐγκαταστάσεως. Τὸ σχέδιο ὅμως εἶναι πολύπλοκο καὶ δύσχρηστο.

Στὰ κατασκευαστικὰ σχέδια ἀπλῶν ἐγκαταστάσεων, εἴτε πολυγραφικὰ εἶναι, εἴτε μονογραφικά, σημειώνονται: τὸ εἶδος καὶ ἡ διατομὴ τῶν ἀγωγῶν, ὁ τρόπος τῆς προστασίας τους, μὲ γαλυνθόσωλῆγες ἢ σωλῆγες μπέργκιμαν (Bergmann) καὶ ὁ τρόπος ἐγκαταστάσεως. Πολλὲς φορὲς τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἀγωγῶν ἀντὶ νὰ γραφοῦν χωριστὰ πάνω σὲ κάθε ἀγωγὸ τοῦ βασικοῦ

κατασκευαστικοῦ σχέδίου, δίνονται σὲ ἕνα ἄλλο μονογραφικὸ σχέδιο, τὸ ὅποιο ὀνομάζεται σχέδιο διανομῆς.

**Απλὰ παραδείγματα:*

1. Μονογραμμικό

2,5 □ NGA - Ø 16 Berg - ἐντ.

///

καὶ σημιτάνει: Τρεῖς ἀγωγοὶ διατοιχίες $2,5 \text{ mm}^2$ μέσα σὲ σωλήνα Bergmann μὲ Ø 16 ἐντοιχισμένο.

2. Πολυγραμμικό.

2,5 □ NGA - Ø 16 χαλ. - ἐντ.

=====

ποὺ σημιτάνει πάλι: 3 ἀγωγοὶ μὲ διατοιχίη $2,5 \text{ mm}^2$ μέσα σὲ ἴδιας διατοιχίες χαλυβόσιων σωλήνα μὲ Ø 16 ἐντοιχισμένο.

Σὲ πολυπλοκώτερες δημως ἐγκαταστάσεις, τὸ κατασκευαστικὸ σχέδιο δὲν φέρει τοὺς παραπάνω χαρακτηριστικούς.

Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς συμπληρώνεται τὸ σχέδιο μὲ ἕνα διάγραμμα διανομῆς, ποὺ δείχνει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο διακλαδίζονται τὰ διάφορα κυκλώματα. Πάνω στὸ διάγραμμα αὐτὸ γράφονται οἱ χαρακτηρισμοὶ καὶ τὰ μήκη τῶν ἀγωγῶν.


"Οταν ἡ ἐγκατάσταση εἶναι στεγανή, τὸ κατασκευαστικὸ σχέδιο πρέπει νὰ συνδεύεται μὲ ἕνα σχέδιο τῆς στεγανῆς (χυτοσιδερένιας) διανομῆς.

Σημείωση. Ή στεγανὴ αὐτὴ διανομὴ εἶναι ἕνα συγκρότημα χυτοσιδηρῶν κιθωτίων (κουτιῶν), ποὺ συνδέονται μεταξύ τους. Μέσα στὰ κιθώτια αὐτὰ στερεώνονται ὅλα τὰ ἔξαρτήματα ποὺ ἔχουν ὃς προσορίζεται νὰ ἔξασφαλίσουν τὴν διανομὴν τῆς ἡλεκτροκής ἐνέργειας στοὺς διάφορους κλάδους τροφοδοσίας τῆς ἐγκαταστάσεως. Γι' αὐτὸ συνήθως διομάζεται καὶ χυτοσιδερένια διανομή.

Στὸ σχέδιο αὐτὸν γράφονται ὅλες οἱ ἐνδείξεις ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες στὸν κατασκευαστὴν, ὅπως εἶναι ὁ τύπος καὶ τὸ μέγεθος τῶν κιβωτίων, τὰ ὅργανα ποὺ θὰ τοποθετηθοῦν σ' αὐτὰ κ.λ.π. (βλ. παράδειγμα 19, Κεφ. 4).

Γιὰ τὰ σχέδια χυτοσιδηρῶν διανομιῶν χρησιμοποιοῦνται συνήθως εἰδικὰ πλακιδῖα (σαμπλόνες) καὶ γίνονται ὑπὸ κλίμακα 1 : 20.

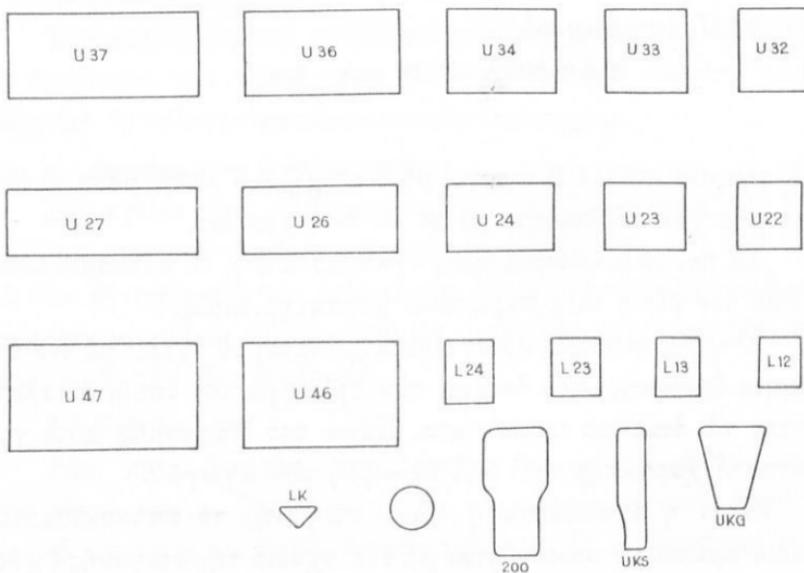Τὰ πλακιδῖα αὐτὰ φέρουν τρύπες οἱ ὅποιες ἔχουν τὸ σχῆμα τῶν τυποποιημένων χυτοσιδηρῶν κιβωτίων (σχ. 2 · 1 α). Κάθε μιὰ



Σχ. 2 · 1 α.

Τύποι (σαμπλόνες) γιὰ τὴ σχεδίαση τυποποιημένων κιβωτίων διανομῆς.

ἀπὸ τὶς τρύπες αὐτὲς ἔχει ὅρισμένες διαστάσεις (πλάτος - μῆκος - βάθος) καὶ χαρακτηρίζεται μὲ ἓνα συμβολικὸ γράμμα ή ἀριθμό.

Οἱ διαστάσεις, ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς τρύπες τοῦ πλακιδίου (σαμπλόνα) δίνονται σὲ εἰδικοὺς Πίνακες.

Βάζοντας τὸ πλακίδιο, μὲ τὶς διαστάσεις καὶ τὸ σχῆμα ποὺ θέλουμε, στὴν κατάλληλη θέση πάνω στὸ χαρτὶ ποὺ σχεδιάζομε καὶ χαράζοντας μὲ τὸ μολύβι τὴν περίμετρο τῆς ὀπῆς, παίρνομε τὸ σχῆμα τοῦ χυτοσιδερένιου κουτιοῦ.

2.2 Ήλεκτρολογικοί συμβολισμοί.

Γιὰ νὰ ἀπλουστεύσωμε τὴ σχεδίαση, χωρὶς ὅμως κανένα κίνδυνο νὰ γίνῃ παρανόηση κατὰ τὴ χρησιμοποίηση τοῦ σχεδίου, ἔχουν καθιερωθῆ ὁρισμένοι ἡλεκτρολογικοί συμβολισμοί.

Τὰ διάφορα κράτη, καὶ μάλιστα αὐτὰ ποὺ εἶναι περισσότερο ἐξελιγμένα, ἔχουν τὸ καθένα σχεδὸν δικό τους σύστημα τέτοιων συμβολισμῶν. Γι' αὐτὸν ὑπάρχουν μερικὲς διαφορὲς στοὺς συμβολισμοὺς ποὺ χρησιμοποιοῦν τὰ κράτη αὐτά.




Παρακάτω δίνονται Πίνακες μὲ τὰ συνηθέστερα σύμβολα, ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴ σύνταξη ἡλεκτρολογικῶν σχεδίων. Οἱ Πίνακες ἔχουν συναχθῆ μὲ βάση τοὺς Γερμανικοὺς Κανονισμοὺς (DIN), ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴ χώρα μας.





Γιὰ νὰ χρησιμοποιοῦνται πιὸ εύκολα οἱ Πίνακες αὐτοί, τὰ διάφορα σύμβολα ἔχουν ταξινομηθῆ κατὰ ὅμιλες ποὺ περιλαμβάνουν συγγενὴ στοιχεῖα. Ο χαρακτηρισμὸς καὶ ἡ κατάταξη τῶν συμβόλων σὲ ὅμιλες ἔγινε μὲ βάση τὸ εἶδος καθενὸς συμβόλου καὶ τὴ χρησιμοποίησή του.

Τέλος, θὰ πρέπει νὰ σημειώσωμε, πὼς δὲν εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὸ μαθητὴ νὰ μάθῃ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅλους αὐτοὺς τοὺς συμβολισμούς. Σχεδιάζοντας τοὺς συμβολισμούς, ποὺ χρειάζονται κάθις φορά, θὰ μάθῃ σιγὰ - σιγὰ καλύτερα ὅχι μόνο νὰ τοὺς σχεδιάζῃ, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς νὰ τοὺς θυμάται, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἀνάγνωση (μελέτη) ἐνὸς ἡλεκτρολογικοῦ σχεδίου.

	Όνομασία	Συμβολισμός	9	Υπόγεια γραμμή	-----
	α) Ἑλεκτρικὸ ρεῦμα		10	Κεφαλὴ ὑπόγειου καλωδίου	
1	Συνεχὲς	—	11	Κινητὸς ἀγωγός	
2	Ἐναλλασσόμενο	~		γ) Συνδέσεις καὶ Διασταυρώσεις ἀγωγῶν	
3	Συνεχὲς καὶ Ἐναλλασσόμενο		1	Ἀστέρος (3 φάσεις-4 ἀγωγοί)	
4	Ἐναλλασσόμενο μονοφασικό	~	2	Ἀστέρος (n φάσεις)	
5	Ἐναλλασσόμενο διφασικό	2 ~	3	Τριγώνον (n φάσεις)	
6	Ἐναλλασ. 3φασικό (μὲ ἐνδείξεις συχνότητας)	3 ~ ... Hz	4	Ἀστέρος - Τριγώνου	
	β) Ἀγωγοὶ — Γραμμὲς		5	Παράλληλη σύνδεση	
1	Ἀγωγὸς γενικὰ	—			
2	Ἀγωγὸς γειώσεως	-----	6	Σύνδεση στή σειρὰ	
3	Ἀγωγὸς ὑπὸ ἐγκαταστασῆ	-----	7	Σύνδεση γέφυρας	
4	Ἀγωγὸς εἰδικοῦ φωτισμοῦ	- - - - -	8	6φασικὸ σύστημα : α) Σὲ διπλὸ τρίγωνο β) Κατ' ἀστέρα	(a) (b)
5	Γραμμὴ μὲ 2 ἀγωγῶν	== #	9	6φασικὸ σύστημα σὲ κανονικὸ 6γωνο	
6	Γραμμὴ μὲ 3 ἀγωγῶν	== #	10	Σύνδεση Ζικ - Ζικ	
7	Γραμμὴ μὲ 4 ἀγωγῶν	==== #	11	Διασταύρωση 3 ἀγωγῶν χωρὶς σύνδεση	
8	Εἴκαμπτος ἀγωγός		12	Διασταύρωση ἀγωγῶν μὲ σύνδεση	

13	Διασταύρωση 3 άγωγών με σύνδεση		3	Όμική άντισταση μετρήσεων	
δ) Διακόπτες — Αποξεύκτες					
1	Απλός διακόπτης		4	Ρυθμιζόμενη ώμική άντισταση :	
2	a) Διπολικός β) Τριπολικός	(a) (b)		Συνεχής κατά βαθμίδες	
3	a) Επιστροφής (Αλλέρετονόρ) β) Επιλεκτικός (Κομμιτάτηρ)	(a) (b)	5	Ρυθμιστική άντισταση (φοστάτης)	
4	Ένδιάμεσος διακόπτης άλλερετονόρ		ε) Γείωση — Σώμα — Επαφές		
5	Διακόπτης έπαφής (κομβίο).		1	Γείωση	
6	Τριπολικός μαχαιρωτός άποξεύκτης		2	Σώμα	
7	Τριπολικός μαχαιρωτός διακόπτης		3	Επαφές :	
8	Τριπολικός έκκινητης κινητήρα			Με άκροδέκτη	
9	a) Ζφασικός διακόπτης β) Αντόματος διακόπτης			Χωρίς άκροδέκτη	
10	Διακόπτης ισχύος (έλαιον)			Προσωρινή (διελεύσεως)	
11	Διακόπτης άστέρος τριγώνου		4	Επαφές κατά μία φορά	
12	Διπολικός μεταγωγός		ζ) Φωτιστικά σώματα		
ε) Άντιστάσεις					
1	Όμική άντισταση γενικά		1	Απλό γενικά	
2	Αντεπαγωγική άντισταση με σιδ. πυρήνα			Με διακόπτη	
				Έφεδρικό	
				Κινδύνου-	
			2	Φωτιστικό σημείο άσφαλείας	

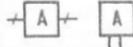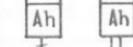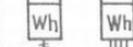3	Πολύφωτα . Γενικὰ μὲ τὸν ἀριθμὸν λαμπτήρων Μὲ ἕνα ἐφεδρ. φῶς Μὲ φῶς κινδύνου	  	2	Ἀμπερόμετρο	
			3	Μετρητὴς ἀμπερωρίων	
4	Ρευματοδότης Ἄπλος Μὲ γείωση	 	4	Βαττόμετρο	
			5	Μετρητὴς βαττωρίων	
5	Φωτιστικὸ σημεῖο σωληνωτὸ		6	Ἡλεκτρονόμος (ρελαῖ), ἐλάχιστης τάσεως μὲ ἀποζεύκτη	
			ια) Μετασχηματιστὲς		
η) Πίνακες διανομῆς			1	Ἐντάσεως Ε.Ρ. μὲ ἕνα πυρήνα	
1	Φωτισμοῦ		2	Ἐντάσεως Σ.Ρ. (μὲ διεγέρταια Ε.Ρ.)	
2	Κινήσεως		3	Μὲ δύο πυρῆνες	
3	Χυτοσιδηρὸς		4	Τάσεως μονοφασικὸς	
4	Παροχὴ οἰκίας		5	Συνδεσμολογία μετασχηματιστῆς κατὰ τρίγωνο καὶ ἀστέρα	
θ) Ασφάλειες			6	Τριφασικὸς μ/στής μὲ σύνδεση ἀστέρος	
1	Ὑπερεντάσεως		7	Τριφασικὸς αὐτομετασχηματιστής	
2	Ὑπερτάσεως				
3	Μαχαιρωτὲς ἀσφάλειες				
ι) Ὀργανα καὶ συσκευὲς					
1	Βολτόμετρο				

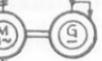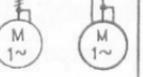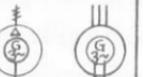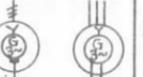ιβ) Ήλεκτρικές Μηχανές		ιγ) Διάφορα	
1	Κινητήρας Σ.Ρ. μὲ διέγερση σειρᾶς		9 Ζεῦγος ζφασικού κινητήρα καὶ γεννιτήριας Σ.Ρ.
10			
2	Κινητήρας Σ.Ρ. μὲ διέγερση σειρᾶς καὶ βοηθ. πόλους		10 Ζφασικὸς ἐναλλακτήρας μὲ διεγέρση στὸν τίδιο ἄξονα
3	Τριφασικὸς ἀσύγχρονος κινητήρας βραχυκυκλωμένος		1 'Αντιρέιδα
4	Μονοφασικὸς κινητήρας μὲ βοηθ. φάση		2 'Επίτονος
5	Τριφασικὸς ἀσύγχρονος μὲ δακτυλίους		3 'Αλεξικέραυνο
6	Τριφασικὸς σύγχρονος ἐναλλακτήρας μὲ σύνδεση τριγώνου		4 'Ηλ/κὴ θερμάστρα
7	Τριφασικὸς σύγχρονος ἐναλλακτήρας μὲ σύνδεση ἀστέρος		5 'Ανορθωτής γενικὰ
8	Γεννήτρια Σ.Ρ. μὲ σύνθετη διέγερση (κομπάουν)		6 Ξηρός ἀνορθωτής
			7 'Ανορθωτής ύδραργύρου
			8 Κεραία
			9 'Ατμοηλεκτρικός (ΑΗ) Σταθμὸς παραγωγῆς
			10 'Υδροηλεκτρικός (ΥΗ) Σταθμὸς παραγωγῆς
			11 'Υποσταθμὸς μεταφορᾶς (Υ/Σ)
			12 'Υπόγειος Σταθμὸς Ήλεκτροπαραγωγῆς
			13 'Υπόγειος Υ/Σ Μεταφορᾶς

2.3 Μερικοί γενικοί κανόνες για τις ήλεκτρολογικές σχεδιάσεις.

Οι ήλεκτρολογικές σχεδιάσεις παρουσιάζουν ιιιά δυσχέρεια. Οι κανόνες, σύμφωνα μὲ τοὺς ὅποιους γίνονται: οἱ σχεδιάσεις αὐτές, δὲν ἔχουν αωδικοποιηθῆ — πράγμα ποὺ δὲν συμβαίνει: μὲ τὸ μηχανολογικὸ σχέδιο, ἐπου οἱ κανόνες ἔχουν ακθορισθῆ. Τὴ δυσκολία αὐτὴ μεγαλώνει τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ὑπάρχει σχέδιον ακθόλου βιβλιογραφία σχετικὴ μὲ τὶς ήλεκτρολογικὲς σχεδιάσεις. Γι' αὐτὸν καὶ οἱ λίγοι κανόνες, ποὺ δίνονται παρακάτω, μποροῦμε νὰ ποῦμε πῶς εἶναι ἀπλές παρατηρήσεις καὶ συμπεράσματα ἀπὸ τὴ μέχρι σήμερα σχεδίαση τέτοιων σχεδίων.

1. Ός πρὸς τὶς αἰλίμανες, τὶς γραμμὲς καὶ τὰ μεγέθη χαρτιοῦ πάνω στὸ ὅποιο πρέπει νὰ γίνεται τὸ σχέδιο κ.λ.π., ίσχύει αὐτὸν ποὺ εἴπαμε παραπάνω, ὅτι δηλαδὴ δὲν ὑπάρχουν ίδιαίτεροι κανόνες ποὺ νὰ ισχύουν γιὰ τὶς ήλεκτρολογικὲς σχεδιάσεις, ὥπως συμβαίνει π.χ. στὸ μηχανολογικό, στὸ ἀρχιτεκτονικὸ ἢ στὸ τοπογραφικὸ σχέδιο. Φυσικὰ οἱ συμβολισμοί, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητοι γιὰ μὴ ήλεκτρολογικὰ κομμάτια καὶ στὰ ήλεκτρολογικὰ σχέδια, εἶναι οἱ ίδιοι μὲ τοὺς συμβολισμοὺς τῶν ἀντίστοιχων ἄλλων σχεδίων (μηχανολογικοῦ — τοπογραφικοῦ κ.λ.π.).

2. Τὰ θεωρητικὰ διαγράμματα τῶν βασικῶν ἀρχῶν λειτουργίας, καθὼς καὶ τὰ διαγράμματα διανομῆς, γίνονται χωρὶς αἰλίμανα, ἐνῷ τὰ σχέδια τῶν διαφόρων ήλεκτρολογικῶν ἐγκαταστάσεων ἀκολουθοῦν τὴν αἰλίμανα τῶν ἀρχιτεκτονικῶν (δομικῶν) σχεδίων.

3. Οἱ γραμμὲς τῶν ἀγωγῶν ἔνδεις καὶ τοὺς αὐτοὺς κυκλώματος ἢ ἄλλων δμοειδῶν κυκλώματων (ὅπως π.χ. εἶναι ὅλα τὰ κυκλώματα φωτισμοῦ ἢ ὅλα τὰ κυκλώματα κινήσεως) σὲ μιὰ ηλεκτρικὴ ἐγκατάσταση φωτισμοῦ ἢ κινήσεως πρέπει νὰ γίνωνται μὲ τὸ ίδιο πάχος.

4. Παχύτερη ἢ λεπτότερη γραμμὴ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ ἀγωγοὺς ποὺ μεταφέρουν ρεῦμα (διαρρέονται ἀπὸ ρεῦμα)

μὲ σημαντικὰ διάφορη τάση ἢ ἔνταση. Π.χ. ἂν σὲ ἕνα σχέδιο ἐσωτερικῆς ηλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως ἢ ἐνὸς μηχανήματος ἢ ὀργάνου ἔχωμε ἀγωγούς μὲ δύο διαφορετικές τάσεις, π.χ. 220 βόλτα καὶ 42 ἢ 12 βόλτα, τότε τοὺς ἀγωγούς τῆς μεγαλύτερης τάσεως πρέπει νὰ τοὺς παραστήσωμε μὲ γραμμὲς ποὺ εἶναι χαρακτηριστικὰ παχύτερες.

5. Στὰ σχέδια ποὺ περιλαμβάνουν διάφορα εἰδη κυκλωμάτων (π.χ. φωτισμοῦ, αινήσεως, θερμάνσεως), τὰ ὅποια ὅμως λειτουργοῦν ὅλα μὲ τὴν ἴδια τάση, χρησιμοποιοῦμε διαφορετικὰ εἰδη γραμμῶν. Χρησιμοποιοῦμε π.χ. συνεχεῖς γραμμὲς καὶ διακομιμένες μὲ μικρὰ εὐθύγραμμα τμήματα ἢ καὶ διακεκομιμένες μὲ γραμμὲς καὶ στιγμές. Τὰ εἰδη τῶν γραμμῶν αὐτῶν δίνονται στοὺς Πίνακες ηλεκτροστολογικῶν συμβόλισμάν.

6. Σὲ σχέδια ποὺ ἔχουν κυκλώματα, τὰ ὅποια μποροῦν νὰ χαρακτηρισθοῦν ὅλα ὡς κύρια καὶ ὅλα ὡς δευτερεύοντα ἢ βοηθητικά, ὅπως π.χ. εἶναι τὰ κυκλώματα κυρίου φωτισμοῦ (κύρια) καὶ τὰ κυκλώματα ἐφεδρικοῦ φωτισμοῦ (δευτερεύοντα), καὶ ἐφ' ᾧσον ἀπὸ τὰ δεύτερα περνᾶ μικρότερη τάση, τότε αὐτὰ πρέπει νὰ σχεδιάζωνται μὲ λεπτότερες γραμμὲς ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν ἄλλων.

7. Σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις τῶν ηλεκτρολογικῶν σχεδιάσεων, ποὺ συγγενεύουν (ἢ μοιάζουν) μὲ τὶς μηχανολογικές, θὰ ἐφαρμόζωνται οἱ κανόνες ποὺ ισχύουν στὸ μηχανολογικὸ σχέδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3·1 Γενικά.

Η σχεδίαση γήλεκτρικῶν μηχανῶν συνεχοῦς ρεύματος, καὶ γενικὰ ἡ σχεδίαση κάθε γήλεκτρικῆς μηχανῆς, χωρίζεται σὲ δύο διαφορετικὰ μέρη:

- α) στὴ σχεδίαση τοῦ μηχανολογικοῦ μέρους
- β) στὴν γήλεκτρολογικὴν σχεδίασην.

Γιὰ τὸ πρώτο μέρος ἐφαρμόζονται οἱ κανόνες τοῦ μηχανολογικοῦ σχεδίου, ἐνῷ γιὰ τὸ δεύτερο, ποὺ εἶναι καθηρὰ γήλεκτρολογικό, θὰ ἐφαρμόσωμε αὐτὰ ποὺ θὰ ἀναπτυχθοῦν στὸ Κεφάλαιο αὐτὸ καὶ δσα ἀναπτύξαμε ὧς τώρα.

Στὸ Κεφάλαιο αὐτὸ δίνομε μερικὰ παραδείγματα σχεδιάσεως τῶν μαγνητικῶν καὶ γήλεκτρικῶν κυκλωμάτων, ποὺ ὑπάρχουν στὶς κυριότερες καὶ συνηθέστερες γήλεκτρικὲς μηχανὲς συνεχοῦς ρεύματος (γεννήτριες-κινητήρες), καθὼς καὶ τὰ ἀπαραίτητα ἔξαρτήματά τους, δπως π.χ. εἶναι τὰ ὅργανα ἐλέγχου καὶ γήλεκτρικῶν μετρήσεων.

“Οπως βλέπομε, τὰ σχέδια αὐτὰ δὲν γίνονται ὑπὸ ὄρισμένη κλίμακα, γιατί, δπως καὶ παραπάνω (παρ. 2·1) ἀναφέραιμε, ἔχουν σκοπὸ νὰ δείξουν μόνον τὴ θεωρητικὴ ἀρχὴ τῆς λειτουργίας τῶν μηχανῶν καὶ τὴν τυπικὴ συνδεσμολογία τῶν κυκλωμάτων τους.

Σὲ κάθε περίπτωση (ἢ παράδειγμα) τέτοιας σχεδιάσεως, καὶ δπου φυσικὰ κρίνεται χρήσιμο, εἴτε γιατὶ διευκολύνει τὴ σχεδίαση, εἴτε γιατὶ κάνει εύκολότερη τὴν κατανόηση τοῦ σχεδίου, δίνονται τὰ ἀκόλουθα:

α) Μιά γενική περιγραφή και άνοιματολογία τῶν κυριοτέρων μερῶν τῆς μηχανῆς ἢ τῆς συσκευῆς, που παριστάνεται ἀπὸ κάθε σχέδιο.

β) Μιὰ συνοπτική τεχνολογία. Φυσικὰ τὸ θεωρητικὸ μέρος κάθε παραδείγματος θὰ πρέπει νὰ μᾶς εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο ἡλεκτρολογικὸ μάθημα (ἡλεκτροτεχνίας, ἡλεκτρομηχανῶν κ.λ.π.). Η συνοπτικὴ μάλιστα τεχνολογία παρατίθεται ἐδῶ κυρίως γιὰ νὰ ὑπενθυμίσῃ στοὺς μαθητὲς τὸ ἀντίστοιχο θεωρητικὸ μέρος στὰ πιὸ χαρακτηριστικά του σημεῖα ἢ γιὰ νὰ ἐξηγήσῃ τὶς συνδεσμολογίες τῶν διαφόρων κυκλωμάτων. "Ετοι τὸ παράδειγμα γίνεται πληρέστερο και διδαχτικότερο.

γ) Οἱ ἀπαραίτητες δόηγγες, που θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμόζωνται κατὰ τὴ σχεδίαση. Οἱ δόηγγες αὐτὲς φυσικὰ συμπληρώνουν τὶς γενικὲς δόηγγες ἢ κανόνες που εἴδαμε στὶς προηγούμενες παραγράφους.

3·2 Παραδείγματα.

Τὰ παραδείγματα που δίνομε παρακάτω, ὅπως εἴπαμε και πρίν, εἶναι παρμένα ἀπὸ τὶς περιπτώσεις ἡλεκτρικῶν μηχανῶν συνεχοῦς ρεύματος που συναντᾶ κανεὶς συχνότερα.

Πρέπει νὰ σημειώσωμε ὅτι ἐκεῖνο που ἔχει μεγάλη σημασία στὶς περιπτώσεις τῶν σχεδιάσεων αὐτῶν, εἶναι τὸ νὰ καταλαβαίνωμε τὴ θεωρητικὴ δικαιολογία τῶν συνδεσμολογιῶν που ἀντιστοιχεῖ σὲ καθεμιὰ ἀπ' αὐτὲς. Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς τονίσαμε και στὴν εἰσαγωγή, πῶς γιὰ νὰ εἶναι οἱ σχεδιάσεις αὐτὲς πιὸ ἀποδοτικές, θὰ πρέπει ἡ σχεδίαση κάθε παραδείγματος νὰ γίνεται σὲ χρόνο, που δὲν ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸ χρόνο τῆς διδασκαλίας τοῦ σχετικοῦ θεωρητικοῦ μέρους.

Παράδειγμα 1ο.

Τὸ μαγνητικὸ κύκλωμα καὶ τὰ πηγία διεγέρσεως διπολικῆς μηχανῆς Σ. P.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς μηχανῆς αὐτῆς εἰναι:

— Οἱ μαγνητικοὶ πόλοι: μὲ τὰ τυλίγματά τους (1) καὶ (2) (βόρειος Β, καὶ νότιος Ν).

— Τὰ πέδηλα τῶν πόλων (3) καὶ (4)

— Τὸ ἐπαγωγικὸ τύμπανο (5)

— Τὸ μαγνητικὸ ζύγωμα (6)

2. Τὸ μαγνητικὸ ζύγωμα ἔχει ὡς σκοπὸν νὰ διευκολύνῃ τὴ δίσδιο τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν καὶ νὰ ἐνισχύῃ τὸ μαγνητικὸ πεδίο, ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὰ πηγία διεγέρσεως.


Τὸ τύλιγμα διεγέρσεως ἀρχίζει ἀπὸ τὸν ἀκροδέκτη τῆς διεγέρσεως καὶ τυλίγεται ἀρκετὲς φορὲς γύρω ἀπὸ τὸν κορμὸν τῶν μαγνητικῶν πόλων. Ἡ φορὰ τοῦ ρεύματος στὴν περιέλιξη τοῦ ἑνὸς πόλου εἰναι ἀντίστροφη ἀπὸ τὴ φορὰ τοῦ ρεύματος στὴν περιέλιξη τοῦ ἄλλου.

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2α).

Τὸ σχέδιο αὐτὸν (σελ. 35) εἰναι ἕνα ἀπὸ τὰ σχέδια ποὺ χρησιμεύουν μόνο γιὰ νὰ μελετοῦμε θεωρητικὰ τὴ μηχανή. Γι' αὐτὸ δὲν γίνεται ὑπὸ κλίμακα. Οὕτε τὰ διάφορα κομμάτια τῆς μηχανῆς παριστάνονται μὲ τὸ πραγματικό τους σχῆμα.

Οἱ μαγνητικὲς γραμμὲς σχεδιάζονται μὲ διακεκομμένες γραμμὲς καὶ φέρουν κατὰ διαστήματα βέλη, ποὺ δείχνουν τὴ φορὰ κυκλοφορίας ἀπὸ τὸ Β στὸ Ν μαγνητικὸ πόλο.

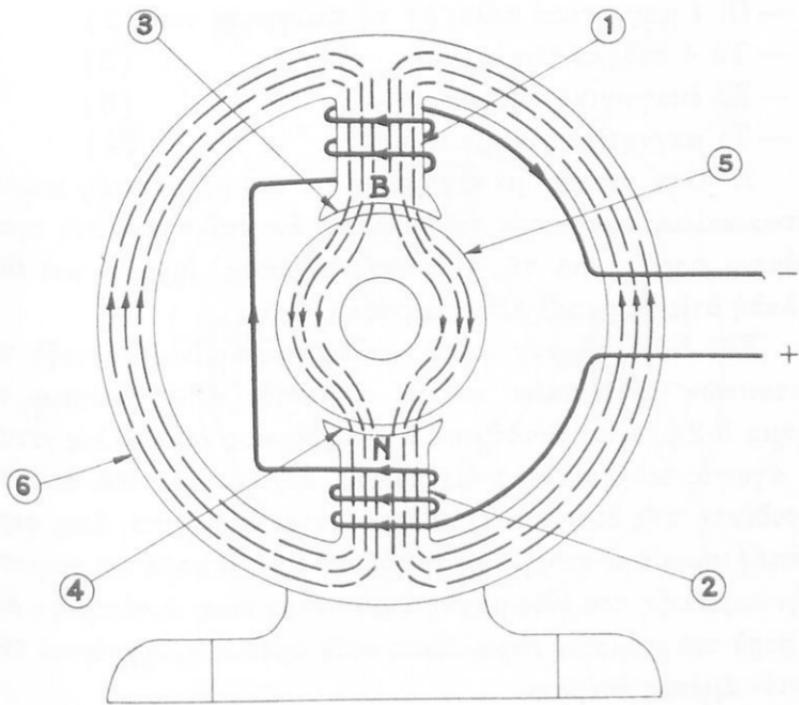Οἱ γραμμὲς ποὺ παριστάνουν τὰ τυλίγματα καὶ τὰ διάφορα κομμάτια τῆς μηχανῆς εἰναι συνεχεῖς, μὲ τὴ διαφορὰ πὼς ὅτι γραμμὲς τῶν τυλίγματων θὰ εἰναι παχύτερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν κομμάτιων τῆς μηχανῆς.



Σχ. 3·2 α.

Παράδειγμα 2ο.

Τὸ μαγνητικὸ κύκλωμα καὶ τὰ πηγά διεγέρσεως τετραπολικῆς μηχανῆς Σ.Ρ.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς μηχανῆς κύτης εἰναι:

— Οἱ 4 μαγνητικοὶ πόλοι μὲ τὰ τυλίγματά τους (1)

— Τὰ 4 πέδηλα τῶν πόλων (2)

— Τὸ ἐπαγωγικὸ τύμπανο (3)

— Τὸ μαγνητικὸ ζύγωμα (4)


2. Ὅσα σχετικὰ μὲ τὸν προορισμὸ τῶν μαγνητικῶν κυκλωμάτων καὶ τὴ δημιουργία τοῦ ρεύματος ἀναπτύχθηκαν στὸ προηγούμενο παράδειγμα τῆς διπολικῆς μηχανῆς, ισχύουν καὶ ἐδῶ, δηλαδὴ στὶς τετραπολικὲς μηχανές.

Ἐδῶ ὅμως, τὰ μαγνητικὰ κυκλώματα κλείνουν μεταξὺ τῶν γειτονικῶν μαγνητικῶν πόλων, οἱ δποῖοι, ὅπως βλέπομε στὸ σχῆμα 3·2 6, εἰναι διαδοχικὰ ὁ ἔνας βρέσιος καὶ ὁ ἄλλος γύτιος. Ο ἀγωγὸς τοῦ ρεύματος διεγέρσεως ἀρχίζει καὶ ἐδῶ ἀπὸ τὸν ἀκροδέκτη τῆς διεγέρσεως, καὶ τυλίγεται διαδοχικά, διεξ φορὲς πρέπει, γύρω ἀπὸ τοὺς μαγνητικοὺς πόλους. Η φορὰ τοῦ ρεύματος στὴν περιελίξη τοῦ ἑνὸς μαγνητικοῦ πόλου εἰναι ἀντίστροφη ἀπὸ τὴ φορὰ τοῦ ρεύματος περιελίξεως στὸν ἀμέσως προγρούμενό του, ἢ στὸν ἀμέσως ἐπόμενο.

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2 β).

Γιὰ τὴ σχεδίαση ισχύουν καὶ ἐδῶ αὐτὰ ποὺ ἐφαρμόσθηκαν στὴ σχεδίαση τῶν ἀντίστοιχων κυκλωμάτων διπολικῆς μηχανῆς.

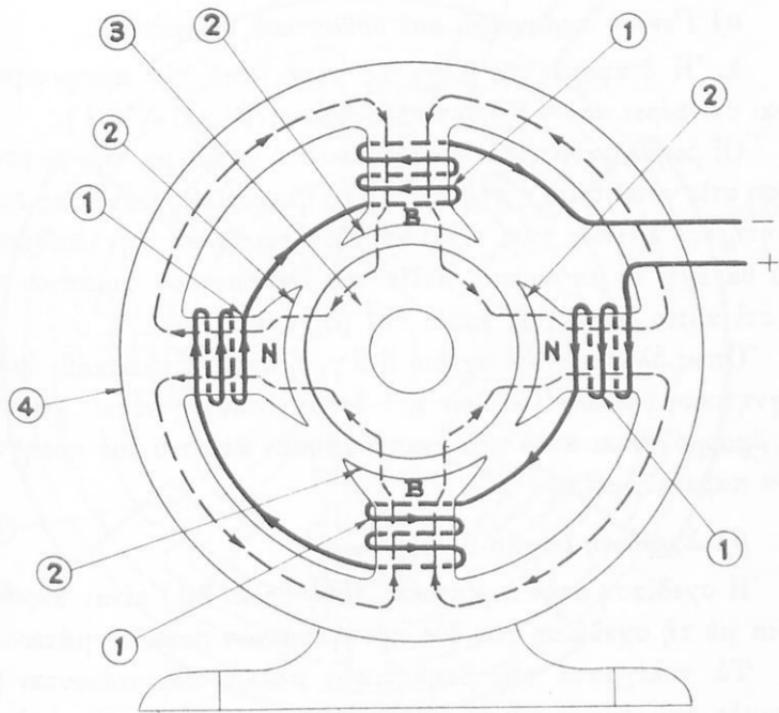Ίδιαίτερα θὰ πρέπει στὴν περίπτωση αὐτὴ νὰ προσέξωμε τὸ κλείσιμο τῶν μαγνητικῶν κυκλωμάτων, τὰ δποῖα, ὅπως εἴπαμε καὶ παραπάνω, κλείνουν μεταξὺ τῶν διαδοχικῶν πόλων.



Σχ. 3·2 β.

Παράδειγμα 3ο.

Τὸ μαγνητικὸ κύκλωμα τετραπολικῆς μηχανῆς συνεχοῦς ρεύματος μὲ βοηθητικοὺς πόλους.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Ἡ διαφορὰ τῆς μηχανῆς αὐτῆς ἀπὸ τὴν προηγούμενην εἰναι: ὅτι φέρει καὶ 4 βοηθητικοὺς πόλους Β' καὶ Ν' (1).


Οἱ βοηθητικοὶ πόλοι συνδέονται στὴ σειρὰ μὲ τὴν κατανάλωση, στὶς γεννήτριες ἢ στὴ πηγὴ τῆς ήλεκτρικῆς ἐνέργειας στοὺς κινητήρες. Σκοπός τους εἰναι νὰ ἔξουδετερώνουν τὴν ἐπίδραση, ποὺ θὰ ἔχῃ τὸ μαγνητικὸ πεδίο τοῦ ἐπαγγωικοῦ τυμπάνου πάνω στὸ κύριο μαγνητικὸ πεδίο τῆς μηχανῆς.

“Οπως βλέπομε στὸ σχέδιο 3.2 γ, ἡ περιέλιξη σὲ κάθε διμάδα μαγνητικῶν πόλων (κυρίων καὶ βοηθητικῶν) γίνεται χωριστὰ καὶ ἐφαρμόζονται ἀντὰ ποὺ ἀναπτύχθηκαν καὶ στὰ δύο προηγούμενα παραδείγματα.

β) Σχεδίαση (σχ. 3.2 γ).

Ἡ σχεδίαση στὴν περίπτωση αὐτῇ (σελ. 39) εἰναι ἀκριβῶς δημοικὰ μὲ τὴ σχεδίαση τῶν δύο προηγούμενων παραδείγμάτων.

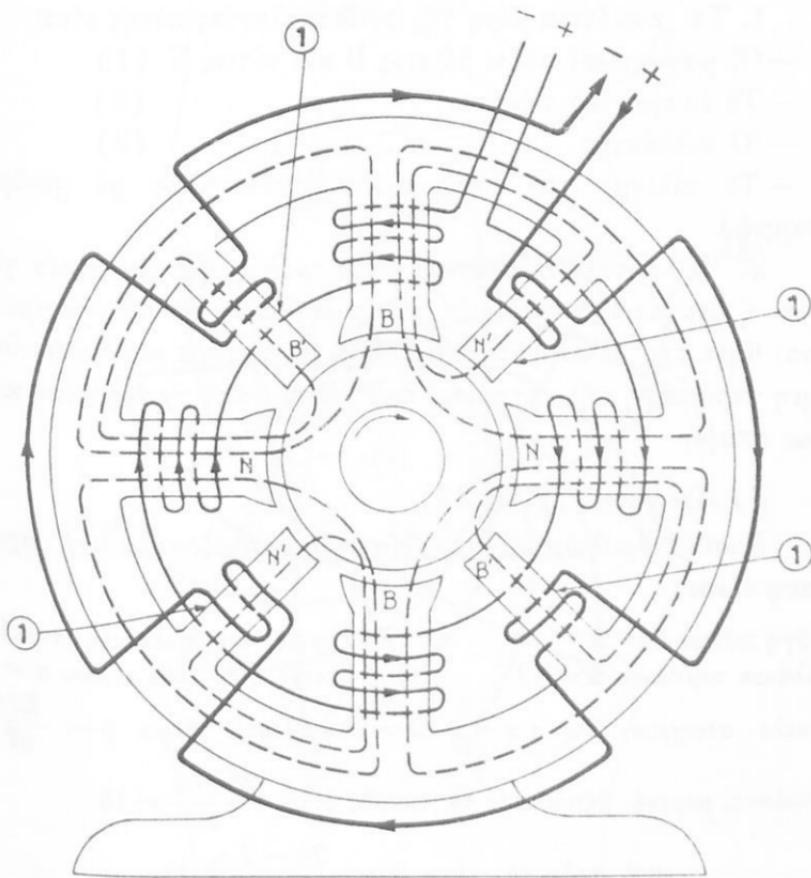Τὰ τυλίγματα τῶν βοηθητικῶν πόλων παριστάνονται μὲ γραμμές ποὺ ἔχουν πάχος χαρακτηριστικὰ μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν τῶν ἄλλων τυλιγμάτων καὶ τῶν ὑπολοίπων μερῶν τῆς μηχανῆς. Τὰ ἄλλα αὐτὰ τυλίγματα καὶ τὰ μέρη τῆς μηχανῆς παριστάνονται στὸ σχέδιο μὲ τοὺς ἀντίστοιχους συμβολισμούς τους.



Σχ. 3·2 γ.

Παράδειγμα 4ο.

Βροχοτύλιγμα διπολικῆς μηχανῆς Σ.Ρ.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὗτῆς εἰναι:
- Οἱ μαγνητικοὶ πόλοι βόρειος Β καὶ νότιος Ν (1)
- Τὸ ἐπαγωγικὸ τύμπανο (2)
- Ὁ συλλέκτης (3)
- Τὸ τύλιγμα τοῦ ἐπαγωγίμου (σχεδιασμένο μὲ χονδρὴ γραμμή).

2. Η λεπτομερὴς ἀνάπτυξη τοῦ τρόπου, μὲ τὸν ὅποιο γίνεται ἡ βροχοειδὴς περιέλιξη τοῦ τυλίγματος τοῦ ἐπαγωγίμου, εἰναι θέμα τῆς Ἡλεκτροτεγχνίας. Εδῶ θὰ δώσωμε μιὰ πολὺ σύντομη περιγραφὴ τῆς ἐργασίας, ποὺ γίνεται ἀπὸ σχεδιαστικὴ κυρίως ἀποψῆ.

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2δ).

Βασικὰ ἀριθμητικὰ στοιχεῖα ποὺ χρειάζονται στὴ σχεδίαση εἰναι:

$$\text{Ζεύγη πόλων } P = 1$$

$$\text{Τομεῖς τοῦ συλλέκτη } \tau = 12$$

$$\text{Αὐλάκια τυμπάνου } \alpha = 12$$

$$\text{Στοιχεῖα σὲ κάθε αὐλάκι } \sigma = 2$$

$$\text{Σύνολο στοιχείων } \Sigma = \sigma \cdot \alpha = 2 \cdot 12 = 24. \text{ Μερικὸ βῆμα } \psi = \frac{\Sigma + \sigma}{2P}$$

$$\text{ἐπομένως, μερικὸ βῆμα πρὸς τὰ ἐμπρὸς } \psi_1 = \frac{25 + 2}{2} = 13$$


$$\text{καὶ πρὸς τὰ πίσω } \psi_2 = \frac{24 - 2}{2} = 11.$$

$$\text{Βῆμα τυλίγματος } \psi_3 = \psi_1 - \psi_2 = 13 - 11 = 2.$$

1ος τρόπος.

Παράσταση τοῦ τυλίγματος στὴν κυλινδρική τον μορφὴ.

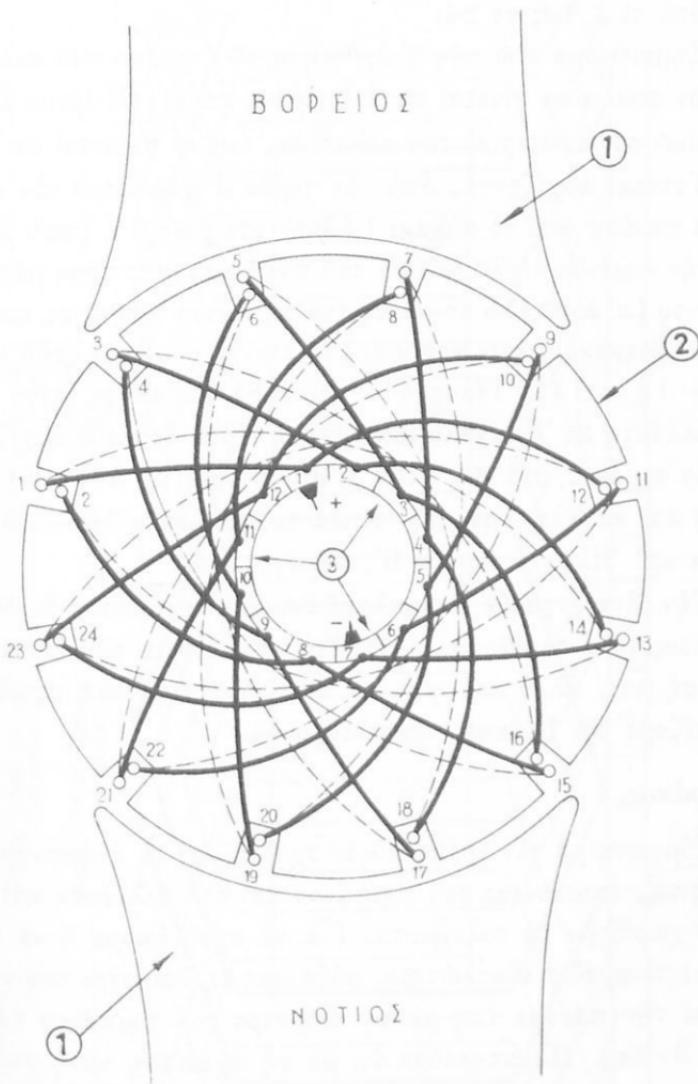Χαράζομε τοὺς πόλους, τὸ τύμπανο καὶ τὸ συλλέκτη (βλέπε σχῆμα 3·2δ). Διατρούμε τὸ συλλέκτη σὲ 12 ἵσους τομεῖς καὶ τοὺς



Σχ. 3·2 δ.

ἀριθμοῦμε ἀπὸ τὸ 1 ἕως τὸ 12. Ἐπίσης ἀριθμοῦμε καὶ τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ 1 ἕως τὸ 24.


Σημειώνομε ἐδῶ πώς γί ἀριθμηση τῶν τομέων τοῦ συλλέκτη καὶ τῶν στοιχείων γίνεται κατὰ δρισμένη φορά. (Οἱ ἀρτίοι ἀριθμοὶ στοιχείων στὸ ἔσωτερικὸ τῶν αὐλακιῶν, ἐνῶ οἱ περιττοὶ ἀπ' ἔξω).

Ταῦτα, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν τομέα 1 γιαράζομε τὸν ἀγωγὸ ποὺ θὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ αὐλάκι 1 (γί τὸ στοιχεῖο 1), (ποὺ βρίσκεται στὴν αὐλινδρικὴ ἐπιφάνεια τοῦ τυμπάνου), τὸ πίσω μέρος τοῦ τυμπάνου (σ' αὐτὸν ἐδῶ τὸ μέρος τοῦ τυμπάνου ὃ ἀγωγὴς παριστάνεται μὲ διακεκομένες γραμμές) τὸ στοιχεῖο 14 (δηλαδὴ $1 + \psi_1 = 1 + 13 = 14$). Τέλος ἡ ἀγωγὴ θὰ καταλήγῃ στὸν τομέα τοῦ συλλέκτη 2. Ἐπαναλαμβάνομε τὴν ἵδια δουλειὰ ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν τομέα 2 στὸ στοιχεῖο 3, στὸ στοιχεῖο ($3 + 13 = 16$) (πίσω) καὶ καταλήγομε στὸν τομέα τοῦ συλλέκτη $16 - 13 = 3$. (Βλέπε καὶ Ἡλεκτροτεχνία Β', παραγγ. 1.5).

Τὴν ἵδια ἑργασία ἐπαναλαμβάνομε συνεχίζοντας διαδοχικὰ ἀπὸ ἔλους τοὺς τομεῖς 3... 12. Γιὰ νὰ κάνωμε εύκολότερη τὴν σχεδίασή μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγωμε πιθανὰ σφάλματα, καταρτίζομε τὸν Πίνακα τῆς σελίδας 44.

2ος Τρόπος.

Σύμφωνα μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν σχεδιάζομε τὸ ἀνάπτυγμα. τὴν αὐλινδρικὴς ἐπιφάνειας τοῦ τυμπάνου καὶ τοῦ συλλέκτη καὶ πάνω σ' αὐτὸν χωρίζομε τὰ τυλίγματα. Γιὰ νὰ σχεδιάσωμε γί νὰ κατανούσωμε τὰ σχέδια εύκολότερα, αὐξάνομε τὴ διάμετρο τοῦ συλλέκτη καὶ τὴν κάνομε ἵση μὲ τὴ διάμετρο τοῦ τυμπάνου (βλέπε σχῆμα 3.2 ε). Παρατηροῦμε ὅτι μὲ τὴ σχεδίαση αὐτὴ φαίνεται καλύτερα γί διαδρομὴ κάθε ἀγωγοῦ. "Οπως φαίνεται καὶ στὸ σχῆμα, γί περιέλεγχη ἀκολουθεῖ τὴν ἵδια σειρὰ ποὺ ἀναφέρομε στὸν πρῶτο τρόπο, δηλαδὴ: ἀπὸ τὸν τομέα 1 στὸ αὐλάκι 1, στὸ αὐλάκι 14 καὶ πίσω στὸν τομέα 2. Ἀπὸ τὸν τομέα 2 στὸ αὐλάκι 3, στὸ

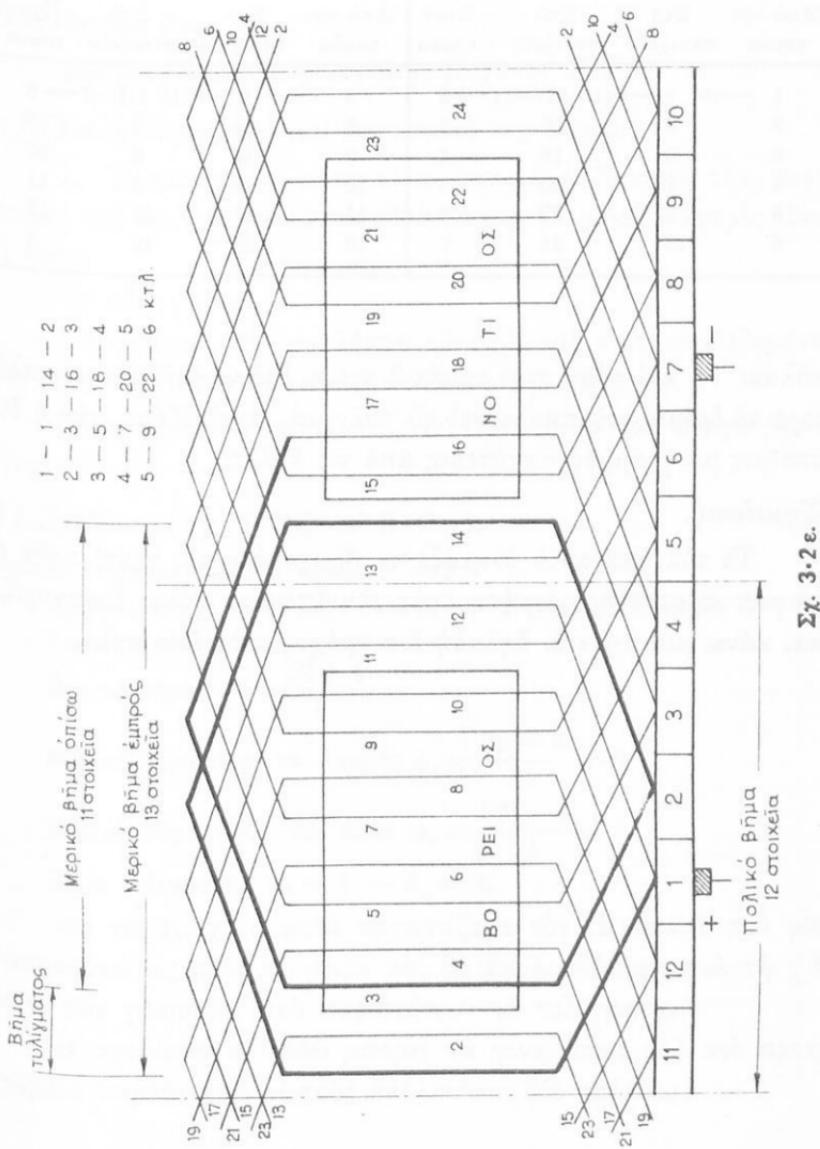

Απὸ τὸν τομέα	Στὸ στοιχεῖο	Στὸ στοιχεῖο	Στὸν τομέα	Απὸ τὸν τομέα	Στὸ στοιχεῖο	Στὸ στοιχεῖο	Στὸν τομέα
1	→	1 → (1+13)=14 → 2		7	→	13 → (13 11)=2 → 8	
2	3	16	3	8	15	4	9
3	5	18	4	9	17	6	10
4	7	20	5	10	19	8	11
5	9	22	6	11	21	10	12
6	11	24	7	12	23	12	1

αὐλάκι 16 καὶ πίσω στὸν τομέα 3 κ.ο.κ. Γιὰ νὰ δεῖξωμε μὲ καλύτερα τὸ δρόμο που ἀκολουθεῖ τὸ τύλιγμα, σχεδιάζομε μία ἡ δύο σπείρες μὲ γραμμὲς παχύτερες ἀπὸ τὶς ἄλλες.

Σημείωση.

Τὸ τύλιγμα αὐτὸ ὀνομάζεται βροχοτύλιγμα, γιατὶ κάθε ἀγωγός, προτοῦ προχωρήσῃ πρὸς τὸν ἐπόμενο πόλο, ἔναν γυρίζει καὶ κάνει μὲ καθηλειά, δηλαδὴ ἔνα βρόχο) στὸν ἕδιο πόλο.

Παράδειγμα 5ο.

Βροχοτύλιγμα τετραπολικῆς μηχανῆς Σ.Ρ.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Ἡ περίπτωση αὐτὴ εἶναι βασικὰ ἡ ἵδια μὲ τὴν περίπτωση τοῦ προηγούμενου παραδείγματος. Οἱ μόνες διαφορὲς εἶναι οἱ ἔξι γῆς:

— Οἱ πόλοι εἶναι 4

— Οἱ ψήκτρες τοῦ συλλέκτη εἶναι 4 καὶ εἶναι συνδεδεμένες δύο - δύο. "Ετοι δύον τοὺς δύο πόλους τῆς μηχανῆς.

— Οἱ αλάδοι, ποὺ σχηματίζουν τὸ τύλιγμα τοῦ ἐπαγωγίου, εἶναι 4.

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2 ζ καὶ 3·2 η).

Βασικὰ στοιχεῖα: Ζεύγη πόλων $P = 2$.

Αριθμὸς στοιχείων σὲ κάθε αὐλάκι $\sigma = 2$. Σύνολο στοιχείων $\Sigma = 32$.

Ταμεῖς $\tau = 16$

$$\text{Μερικὸ βῆμα } \psi = \frac{32+4}{4}$$

$$\text{Μερικὸ βῆμα πρὸς τὰ ἐμπρὸς } \psi_1 = \frac{32+4}{4} = 9$$

$$\text{Μερικὸ βῆμα πρὸς τὰ πίσω } \psi_2 = \frac{32-4}{4} = 7$$

Βῆμα τυλίγματος $\psi_\tau = \psi_1 - \psi_2 = 2$.

Μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ καταρτίζομε τὸν Πίνακα 1 ποὺ μᾶς διευκολύνει ώς πρὸς τὴν σειρὰ ποὺ θὰ ἀκολουθήσωμε γιὰ τὴν χάραξη τῶν γραμμῶν, ποὺ παριστάνουν τὰ τυλίγματα.

Ἡ σχεδίαση καὶ ἐδῶ μπορεῖ νὰ γίνῃ δπως καὶ στὸ προγ-γούμενο παράδειγμα μὲ τοὺς ἀκόλουθους δύο τρόπους:

1ος Τρόπος.


Παράσταση τοῦ τυλίγματος στὴν κυλινδρική του μορφή.

Κάνομε καὶ ἐδῶ τὴν ἕδια περίπου ἔργασία ποὺ κάναμε καὶ στὸ 3·2 ζ. Χαράζομε δηλαδὴ τοὺς πόλους, τὸ τύμπανο καὶ τὸ συλλέκτη. Διαιροῦμε τὸ συλλέκτη σὲ 16 τομεῖς, καὶ ὕστερα, ἔχοντας σὰν ὁδηγὸν τὸν παρακάτω Πίνακα, χαράζομε τὰ τυλίγματα. (Βλέπε καὶ Ἡλεκτροτεχνία Β', παρ. 1·5).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

‘Αριθμηση τῶν στοιχείων
καὶ σειρὰ ποὺ θὰ ἀκολουθῇ ἡ περιέλιξη


<i>Οπίσθιες συνδέσεις</i>	<i>Μετωπικὲς συνδέσεις</i>
1 → 10	1 → 8
3 → 12	3 → 10
5 → 14	5 → 12
7 → 16	7 → 14
9 → 18	9 → 16
11 → 20	11 → 18
13 → 22	13 → 20
15 → 24	15 → 22
17 → 26	17 → 24
19 → 28	19 → 26
21 → 30	21 → 28
23 → 32	23 → 30
25 → 2	25 → 32
27 → 4	27 → 2
29 → 6	29 → 4
31 → 8	21 → 9
1	1

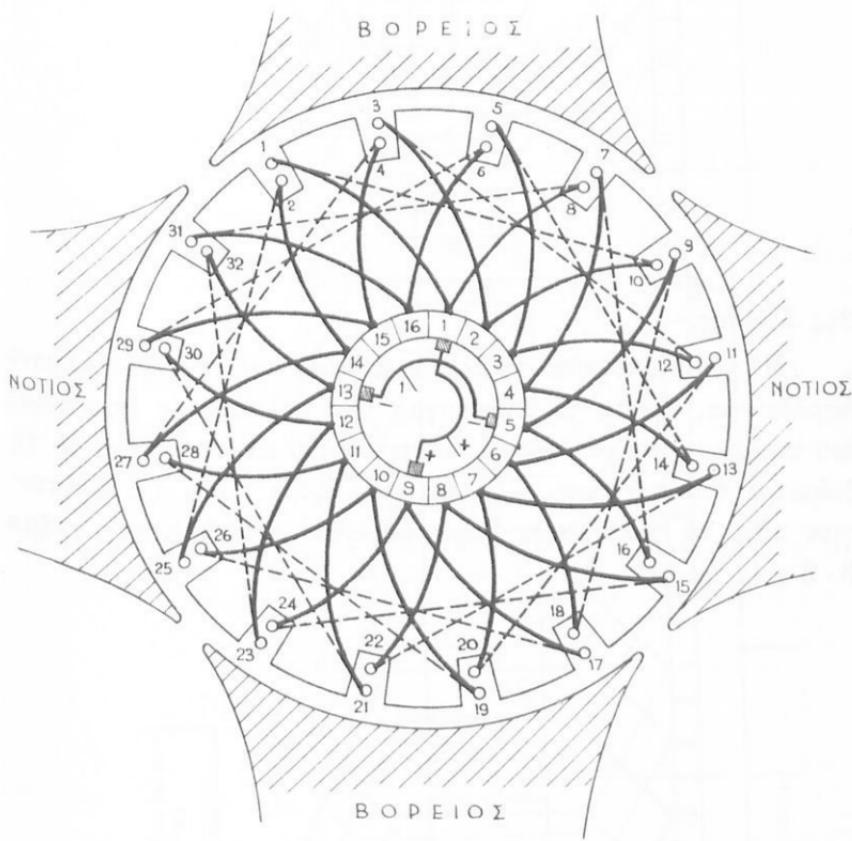

Σχ. 3·2 ζ.

Σος Τρόπος.

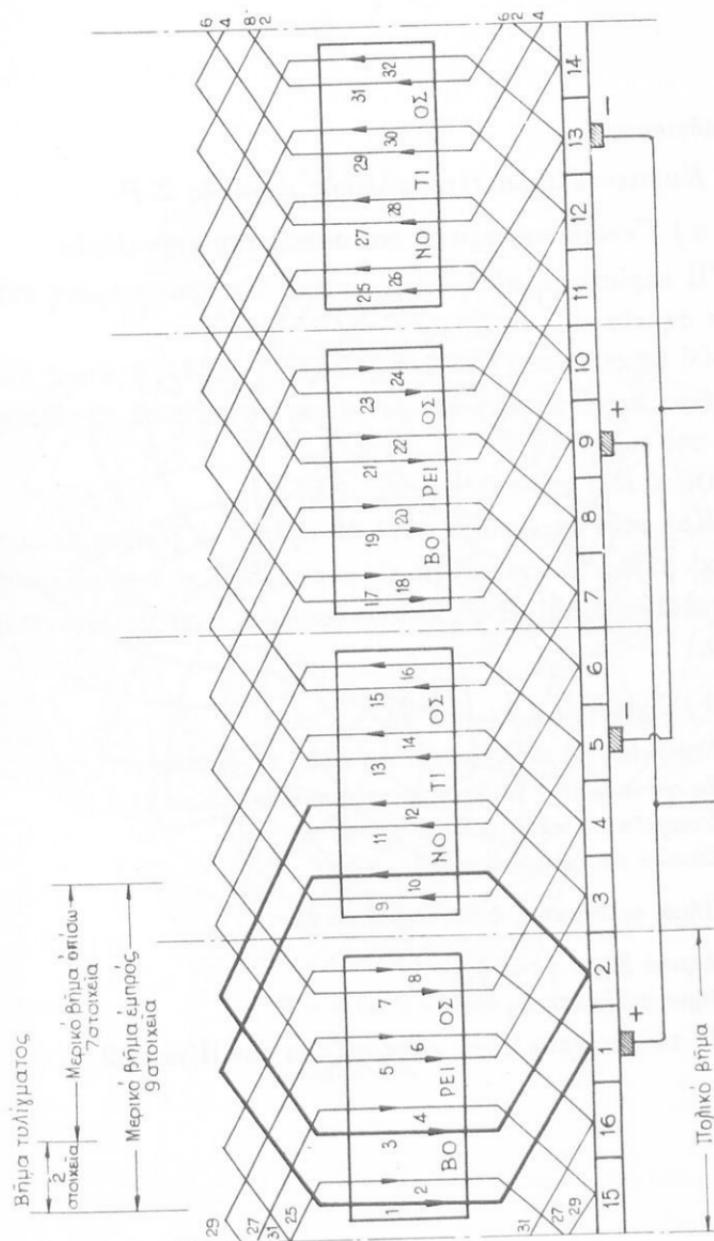Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ σχεδιάζομε, ὅπως καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα, πρῶτα τὸ ἀνάπτυγμα τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφάνειας τοῦ τυμπάνου, παίρνοντας τὴ διάμετρο τοῦ συλλέκτη ἵση μὲ τὴ διάμετρο τοῦ τυμπάνου. "Γιατρα, χαράζομε πάνω στὸ ἀνάπτυγμα αὐτό τὰ τυλίγματα, ὅπως φαίνεται στὸ ἀπέναντι σχῆμα 3 · 2 γ.



Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Παράδειγμα 6ο.

Κυματούλιγμα τετραπολικῆς μηχανῆς Σ.Ρ.

a) Γενική περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

Η περίπτωση αὐτὴ διαφέρει ἀπὸ τὴν προηγούμενη στὰ ἀκόλουθα σημεῖα :

—Οἱ ψῆκτρες τοῦ συλλέκτη εἰναι 2 (καὶ ὅχι 4, ὥσπερ στὸ προηγούμενο παράδειγμα) καὶ δὲν εἰναι συμμετρικὰ τοποθετηγμένες πάνω στὸ συλλέκτη.

—Οἱ κλάδοι τοῦ τυλίγματος εἰναι 2.

Καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ ξέρωμε καλὰ τὸ θεωρητικὸ μέρος, τὸ σχετικὸ μὲ τὶς περιελέξεις, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ τὶς σχεδιάζωμε καὶ νὰ τὶς καταλαχθαίνωμε, ὅταν τὶς συναντοῦμε σὲ σχέδια.

β) Σχεδίαση (σχ. 3.2 θ).

Στοιχεῖα ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴ σχεδίαση:

Ζεύγη πόλων $P = 2$ τομεῖς τοῦ συλλέκτη $\tau = 21$

Στοιχεῖα σὲ κάθε αὐλάκι $\sigma = 2$


Σύνολο στοιχείων $\Sigma = 42$

$$\text{Βῆμα τυλίγματος } \psi = \frac{42 + 2}{2} = 22$$

Μερικὸ βῆμα $\psi_1 = \psi_2 = 11$

Βῆμα συλλέκτη $\psi_3 = 11$

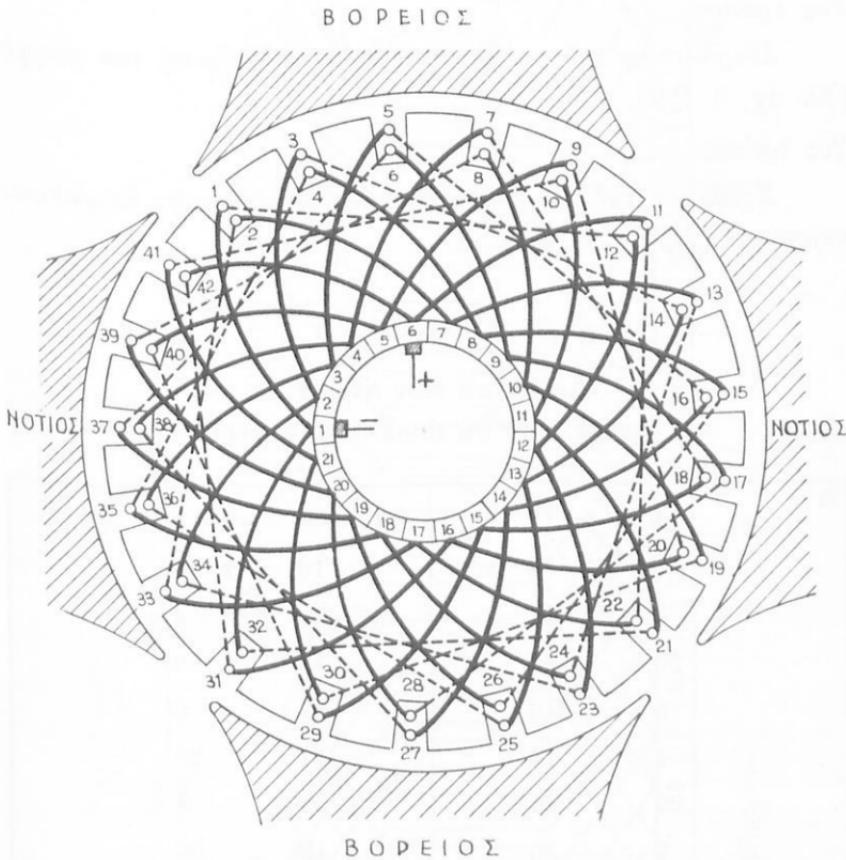Μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ καταρτίζομε τὸν Πίνακα 2.



Σχ. 3·2 θ.

Ἡ σχεδίαση καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴν μπορεῖ γὰρ γίνη καὶ μὲ τοὺς δύο τρόπους ποὺ ἔγινε στὶς δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Δηλαδή:

1ος τρόπος:

Παράσταση τοῦ τυλίγματος στὴν κυλινδρική του μορφὴ (βλ. σχ. 3·2θ).


2ος τρόπος:

Σχεδίαση τοῦ ἀναπτύγματος τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφάνειας τυμπάνου (βλ. σχ. 3·2ι).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ἄριθμιση τῶν στοιχείων
καὶ σειρὰ ποὺ θὰ ἀκολουθῇ ἡ περιέλιξη

1	→	12		33	→	2
23	↙	34		13	↙	24
3	↙	14		35	↙	4
25		36		15		26
5		16		37		6
7		18		17		28
29		40		39		8
9		20		19		30
31		42		41		10
11		22		21		32
				1		

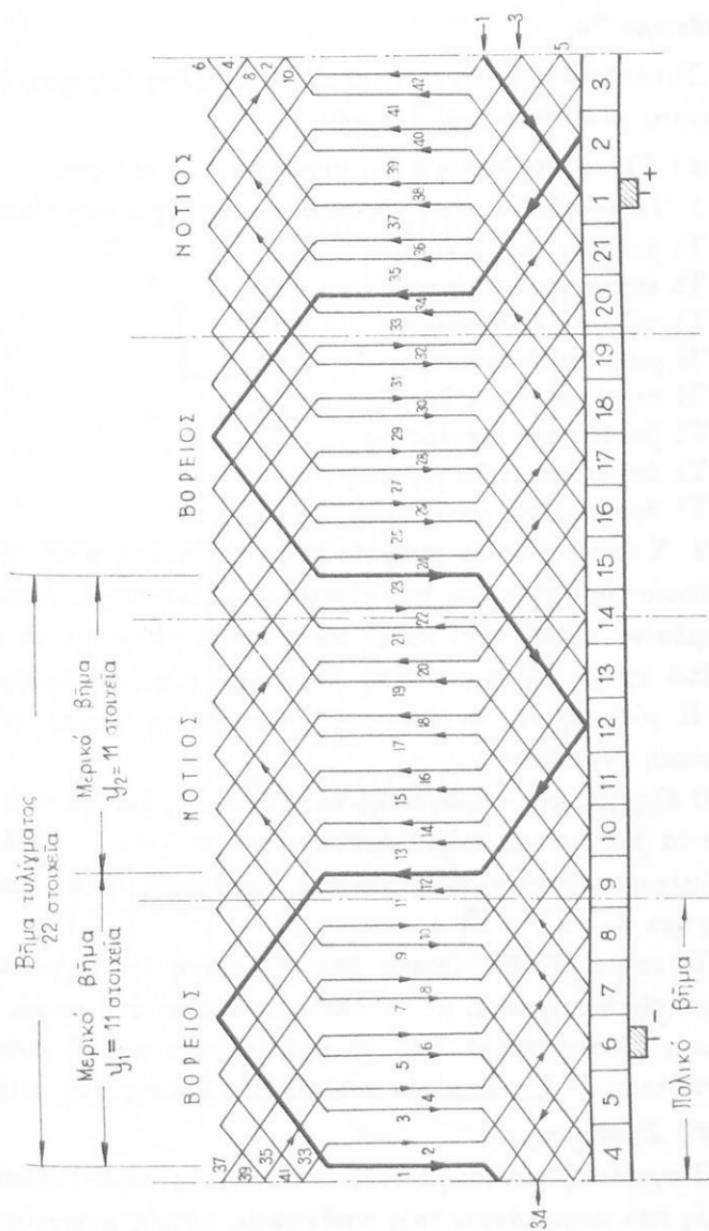

Παράδειγμα 7ο.

Συνδεσμολογία γεννήτριας Σ.Ρ. με ξένη διέγερση και μὲ τὰ δργανα ρυθμίσεως καὶ ἐλέγχου.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:

- Τὸ βολτόμετρο γεννήτριας (1)
- Τὸ ἐπαγωγικὸ τύμπανο (2)
- Τὸ τύλιγμα διεγέρσεως (3)
- Ἡ ρυθμιστικὴ ἀντίσταση (4)
- Ἡ πηγὴ ρεύματος διεγέρσεως (5)
- Τὸ βολτόμετρο διεγέρσεως (6)
- Τὸ ἀμπερόμετρο διεγέρσεως (7)
- Τὸ ἀμπερόμετρο γεννήτριας (8).

2. Χαρακτηριστικὸ στοιχεῖο στὴν περίπτωση αὐτὴ εἰναι: ἡ τροφοδοσία τῆς διεγέρσεως ποὺ γίνεται ἀπὸ ξένη πηγὴ. Αὐτὸ δημιουργεῖ συγχρόνως τὴν πράξη καὶ γι' αὐτὸ μποροῦμε νὰ ποῦμε πῶς ἔδω ἔχομε μιὰ περίπτωσή πολὺ περισσιμένης ἐφαρμογῆς.


Ἡ ρυθμιση τῆς ἐντάσεως τῆς διεγέρσεως γίνεται μὲ μία ρυθμιστικὴ ἀντίσταση.

Ο ἔλεγχος τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς καλῆς λειτουργίας γίνεται μὲ τὰ βολτόμετρα καὶ τὰ ἀμπερόμετρα, ποὺ εἰναι συνδεδεμένα στὸ κύκλωμα τῆς γεννήτριας καὶ τῆς διεγέρσεως, ὅπως φαίνεται στὸ σχῆμα 3. 2 κ.

Τὸ ρεῦμα τῆς διεγέρσεως ἀπὸ τὴν πηγὴ του πηγαίνει στὸ τύλιγμα τῆς διεγέρσεως, μὲ τὸ δποῖο συνδέεται στὴ σειρά. Προηγούμενα βέβαια περνᾶ ἀπὸ τὸ ἀμπερόμετρο καὶ τὴ ρυθμιστικὴ ἀντίσταση (4), ποὺ εἰναι συνδεδεμένα ἐπίσης στὴ σειρά.

β) Σχεδίαση:

Ἡ σχεδίαση γίνεται μὲ τοὺς ἀντίστοιχους συμβολισμούς. Οἱ γραμμιές ποὺ παριστάνουν τοὺς συνδετικοὺς αὐτοὺς ἀγωγοὺς εἰναι λεπτότερες ἀπὸ δλες τὶς ἀλλες τῶν διαφόρων συμβολισμῶν.

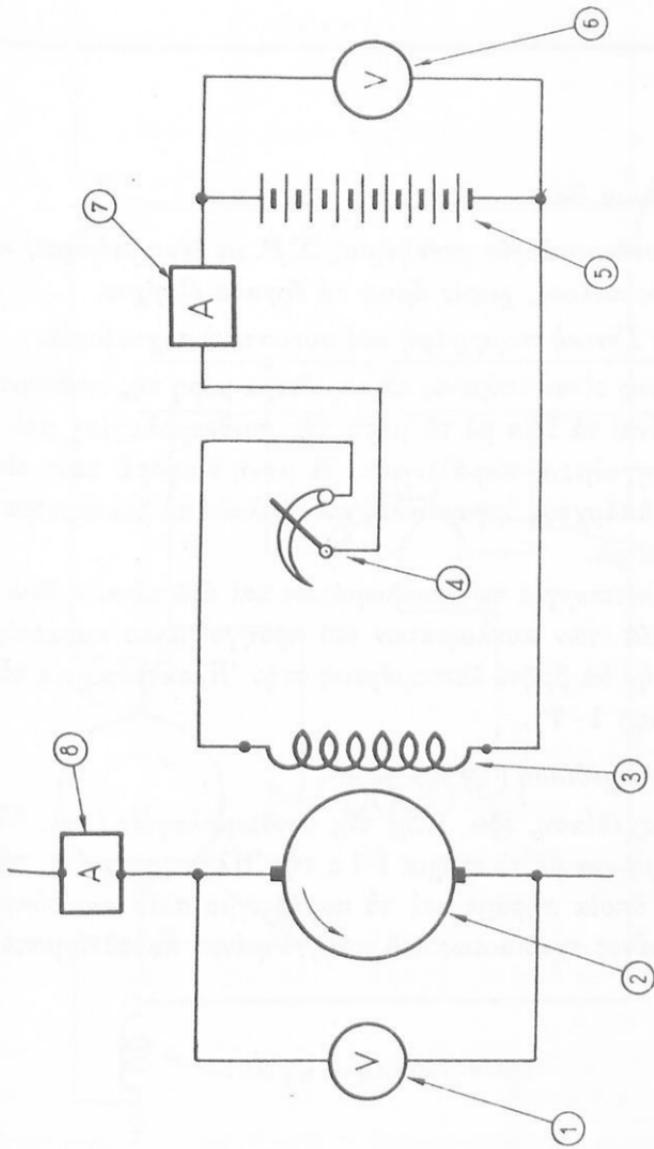 $\Sigma\chi \cdot 3 \cdot 2 \cdot \kappa.$

Παράδειγμα 8ο.

Συνδεσμολογία γεννήτριας Σ.Ρ. μὲ ξένη διέγερση καὶ βοηθητικοὺς πόλους, χωρὶς δύμας τὰ δργανα ἐλέγχου.


α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

“Οπως εἶναι ἐπόμενο, τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἶναι τὰ ἵδια μὲ τὰ μέρη τῆς συνδεσμολογίας ποὺ εἰδόχμε στὸ προηγούμενο παράδειγμα. Ή μόνη διαφορά τους εἶναι ὅτι ἐδῶ δὲν ὑπάρχουν δργανα ἐλέγχου, δηλαδὴ τὰ βολτόμετρα καὶ τὰ ἀμπερόμετρα.

Η λειτουργία τῶν κυκλωμάτων καὶ ἐδῶ εἶναι ἡ ἵδια μὲ τὴν λειτουργία τῶν κυκλωμάτων τοῦ προηγούμενου παραδείγματος. (Γι' αὐτὴν θὰ βρῆτε λεπτομέρειες στὴν Ἡλεκτροτεχνία τόμος Β', παράγραφο 1·7).

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2λ).

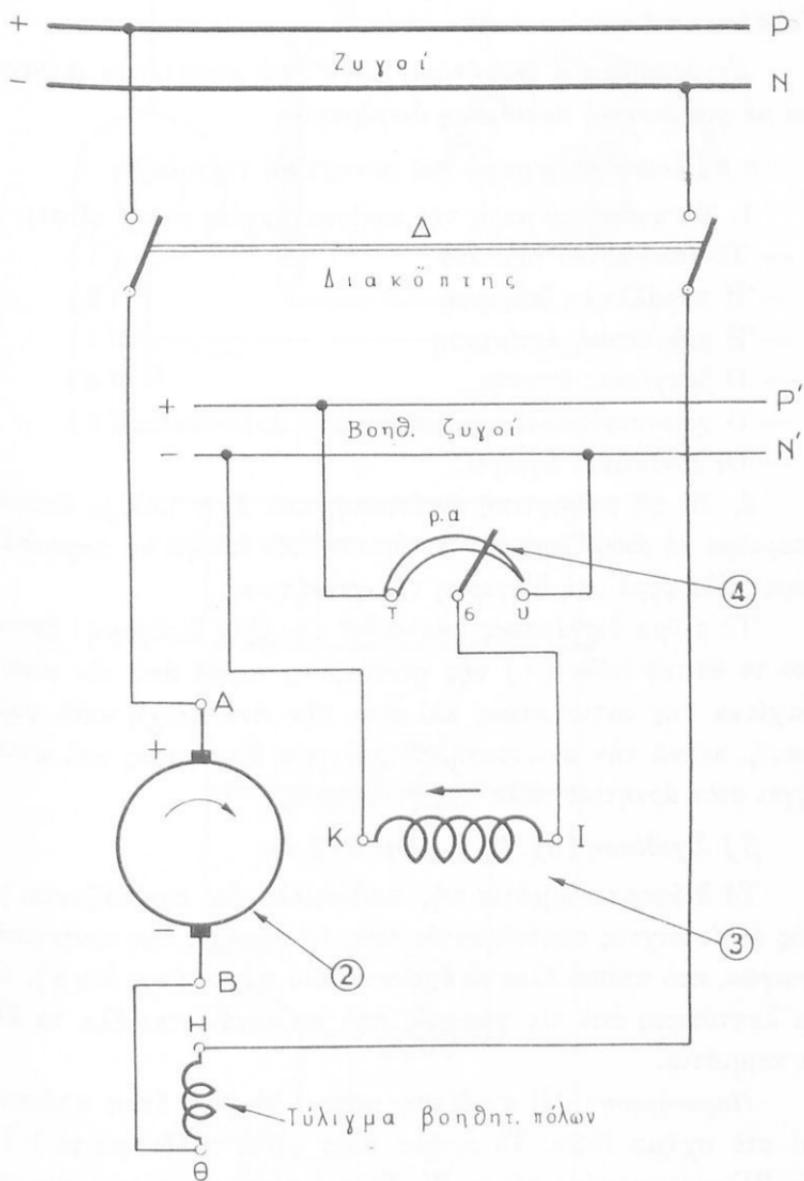Η σχεδίαση, ἐδῶ, ὅλης τῆς συνδεσμολογίας (σελ. 57) ἔχει γίνει σύμφωνα μὲ τὸ σχῆμα 1·7 α τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, τόμος Β', ἀπὸ τὴν ὁποίᾳ πήραμε καὶ τὸ παράδειγμα δύτε καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες σχεδιάσεως τοῦ προηγούμενου παραδείγματος.



Σχ. 3·2λ.

Παράδειγμα θο.

Συνδεσμολογία γεννήτριας Σ.Ρ. μὲ παράλληλη διέγερση καὶ μὲ ρυθμιστικὴ ἀντίσταση διεγέρσεως.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὗτῆς εἰναι:

- Τὸ ἐπαγωγικὸ τύμπανο (1)
- Ἡ παράλληλη διέγερση (2)
- Ἡ ρυθμιστικὴ ἀντίσταση (3)
- Ὁ βραχίονας ἐπαφῆς. (4)
- Ὁ χειροστρόφαλος τῆς ρυθμιστικῆς ἀντίστάσεως (5)
- Οἱ συνδετικοὶ ἄγωγοι.


2. Μὲ τὴν ρυθμιστικὴν ἀντίστασην, ποὺ ἔχει πολλὲς ἐπαφές, μιποροῦμε νὰ ρυθμίζωμε τὴν ἀντίσταση ποὺ θέλοιμε νὰ παρειθάλλωμε κάθε φορὰ στὴ διέγερση τῆς γεννήτριας.

Τὸ ρεῦμα διεγέρσεως ἀκολουθεῖ τὴν ἑξῆς διαδρομήν: ἔκεινα ἀπὸ τὸ θετικὸ πόλο (+) τῆς γεννήτριας, περνᾶ ἀπὸ τὸν κινητὸ βραχίονα τῆς ἀντίστασεως καὶ ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη κάθε φορὰ ἐπαφῆ, περνᾶ τὴν ἀντίσταση, τὸ τύλιγμα διεγέρσεως καὶ καταλήγει στὸν ἀρνητικὸ πόλο τῆς γεννήτριας (-).


β) Σχεδίαση (σχ. 3·2 μ καὶ 3·2 ν).

Τὰ διάφορα κοινάτια τῆς συνδεσμολογίας σχεδιάζονται μὲ τοὺς ἀντίστοιχους συμβολισμούς τους. Οἱ γραμμὲς τῶν συνδετικῶν ἄγωγῶν, ποὺ πρέπει ὅλες νὰ ἔχουν τὸ ἕδιο πάχος (σχ. 3·2 μ), εἰναι λεπτότερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς ποὺ παριστάνονται ὅλα τὰ ἄλλα κοινάτια.

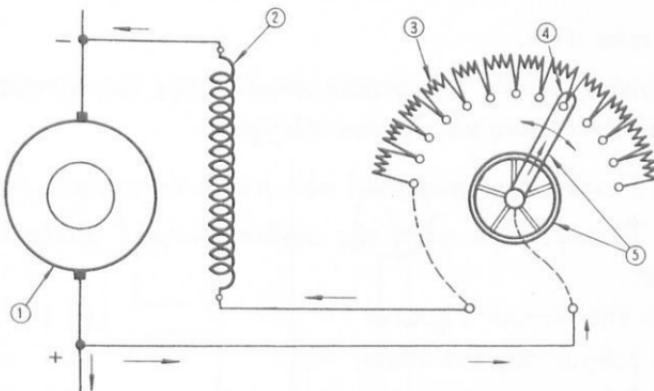Ηαρατήρηση: Ἡ σχεδίαση μπορεῖ νὰ γίνη ὅπως φαίνεται καὶ στὸ σχῆμα 3·2ν. Τὸ σχῆμα αὐτὸ εἰναι τὸ ἕδιο μὲ τὸ 1·7 δ τῆς Ἑλεκτροτεχνίας τόμος Β'. Στὴν ἀντίστοιχη παράγραφο τοῦ βιβλίου θὰ βρῆτε λεπτομέρειες γιὰ τὴν περιγραφὴ καὶ τὴν λειτουργία ὅλης τῆς συνδεσμολογίας.



Σχ. 3·2 μ.

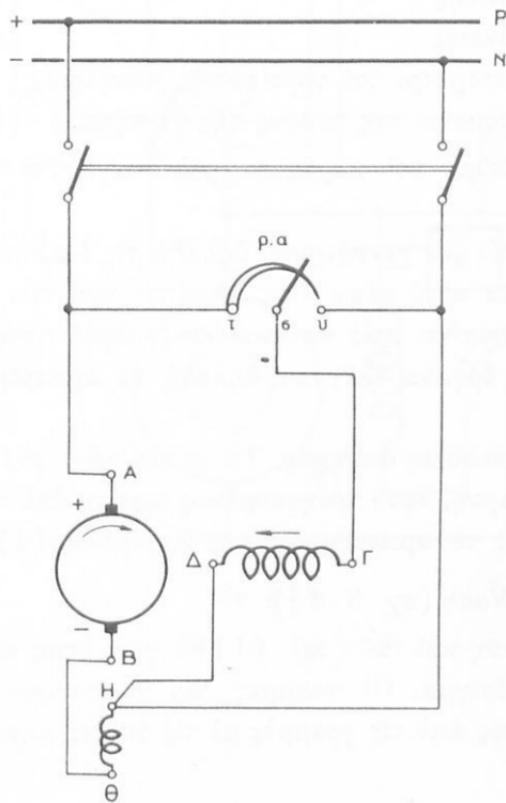

Σχ. 3·2 ν.

Παράδειγμα 10ο.

Συνδεσμολογία γεννήτριας παράλληλης διεγέρσεως μὲρου θμιστικὴ ἀντίσταση καὶ ὅργανα ἐλέγχου.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι τὰ χκόλουθα:

- Τὸ ἐπαγγειακὸ τύπιπανο (1)
- Ἡ ρυθμιστικὴ ἀντίσταση (2)
- Ἡ διέγερση (3)
- Τὸ ἀμπερόμετρο διεγέρσεως (4)
- Οἱ διακόπτης (5)
- Οἱ ἀσφάλειες (6)
- Τὸ ἀμπερόμετρο τοῦ φορτίου τῆς γεννήτριας (7)
- Τὸ βολτόμετρο τῆς τάξεως τῆς γεννήτριας (8).


2. Τὸ ρεῦμα ποὺ παράγεται στὸ ἐπαγγειακὸ τύπιπανο τροφοδοτεῖ:

— Τὸ φορτίο τῆς γεννήτριας, δηλαδὴ τὶς διάφορες καταναλώσεις. Τὸ ρεῦμα αὐτὸ μέσω ἑνὸς διακόπτη καὶ τῶν ἀντίστοιχῶν ἀσφαλειῶν πυγραίνει στὶς καταναλώσεις, ἀφοῦ προηγούμενα περάσῃ ἀπὸ τὰ ὅργανα ἐλέγχου, δηλαδὴ τὸ ἀμπερόμετρο καὶ τὸ βολτόμετρο.

— Τὴν παράλληλη διέγερση. Τὸ ρεῦμα αὐτὸ φθάνει στὴν παράλληλη διέγερση, ἀφοῦ προηγουμένως περάσῃ ἀπὸ τὴν ρυθμιστικὴν ἀντίσταση καὶ τὸ ἀμπερόμετρο τῆς διεγέρσεως (4).

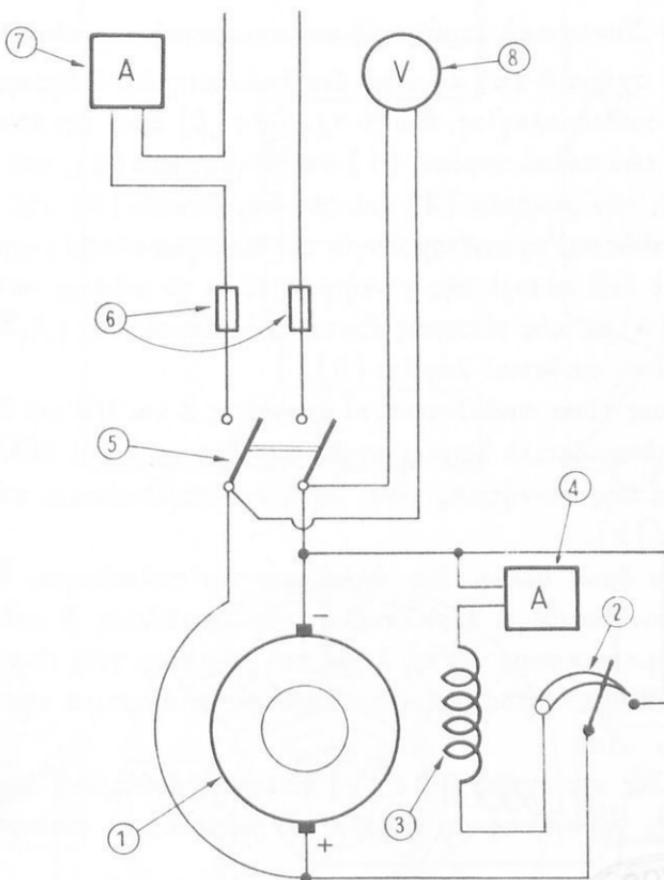b) Σχεδίαση (σχ. 3·2ξ).

Ἡ σχεδίαση καὶ ἐδῶ (σελ. 61) θὰ γίνη ὅπως καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα. Οἱ γραμμὲς τῶν συνδετικῶν ἀγωγῶν θὰ εἰναι λεπτότερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς μὲ τὶς δποὶες παριστάνονται σις συμβολισμοῖς.



Σχ. 3·2 ξ.

Παράδειγμα 11ο.

Συνδεσμολογία γεννήτριας Σ.Ρ. μὲ διέγερση σειρᾶς καὶ βοηθητικούς πόλους (πόλους ἀντισταθμίσεως).

a) Συνοπτικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

Τὸ σχῆμα 3.2 ο [α] εἶναι ἐναὶ ἀπλοποιημένῳ διάγραμμᾳ τῆς γεννητῆς συνδεσμολογίας, ἐνῷ τὸ σχ. 3.2 ο [β] δίνει τὴν ἔσωτερικὴν διάταξην τῶν πόλων κυρίων, (1) καὶ βοηθητικῶν (2), τοῦ συλλέκτη (3), τῶν ψηκτρῶν (4) καὶ τῶν ἀκροδεκτῶν (5) τῆς γεννήτριας, καθὼς καὶ τῇ συνδεσμολογίᾳ τῶν διαφόρων αὐτῶν κομματιῶν.

Στὸ δεξὶ πλευρὸν τῆς γεννήτριας εἶναι τὸ κιθώτιο τῶν ἀκροδεκτῶν (5) μὲ τοὺς τέσσερεις ἔξωτερικοὺς ἀκροδέκτες (A,E,Z καὶ HB) καὶ τὸ συνδετικὸ λαμάκι (6).


"Οπως εἶναι συνδεδεμένοι οἱ ἀκροδέκτες Z καὶ HB στὸ δεξὶ μέρος, μὲ τὸ συνδετικὸ λαμάκι στοὺς ἀκροδέκτες Z καὶ HB, ἡ πολικότητα τῆς γεννήτριας εἶναι αὐτὴ ποὺ παριστάνεται στὸ σχῆμα 3.2 ο [α].

"Αν διμος θέλωμε νὰ ἀλλάξωμε τὴν πολικότητα, θὰ πρέπει νὰ συνδέσωμε μὲ τὸ πλακίδιο τοὺς ἀκροδέκτες A καὶ Z καὶ νὰ γρησψιοποιήσωμε γιὰ τὴ λήψη τοῦ ρεύματος τοὺς ἀκροδέκτες E καὶ HB (βλ. σχέδιο κιθωτίου ἀκροδεκτῶν ἀριστερὰ τῆς γεννήτριας).

Τέλος στὸ σχῆμα 3.2 ο [γ] δίνεται ἡ ἔσωτερικὴ συνδεσμολογία τῆς γεννήτριας καὶ ἡ φορὰ τοῦ ρεύματος μὲ ἀνεστραμμένη πολικότητα.

β) Σχεδίαση.

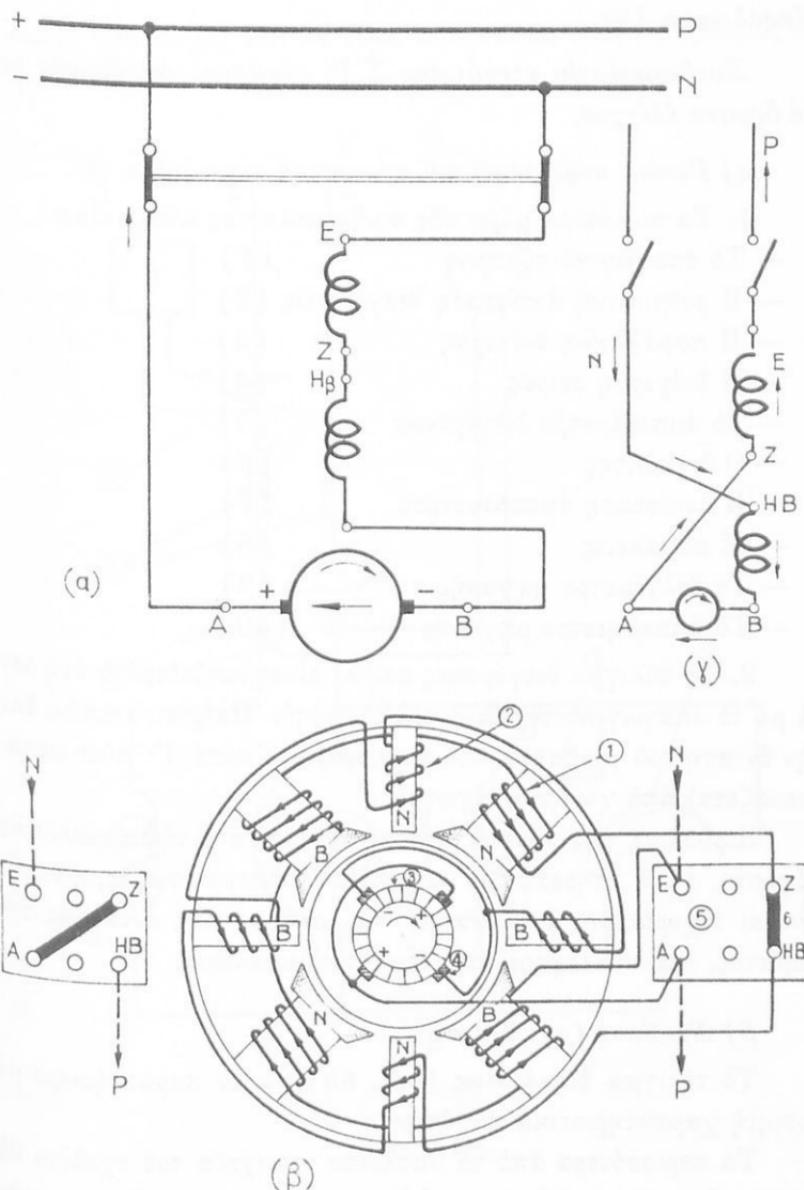Η σχεδίαση τῶν τιλιγγιάτων γίνεται μὲ παχύτερες γραμμὲς ἀπὸ τὶς γραμμὲς μὲ τὶς ὁποῖες παριστάνονται οἱ διάφοροι συμβολισμοί.



Σχ. 3·2 α.

Παράδειγμα 12ο.

Συνδεσμολογία γεννήτριας Σ.Ρ. σύνθετης διεγέρσεως καὶ τὰ ὅργανα ἐλέγχου.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:

- Τὸ ἐπαγωγικὸ τύμπανο (1)
- Ἡ ρύθμιστικὴ ἀντίσταση διεγέρσεως (2)
- Ἡ παράλληλη διέγερση (3)
- Ἡ διέγερση σειρᾶς (4)
- Τὸ ἀμπερόμετρο διεγέρσεως (5)
- Οἱ διακόπτης (6)
- Ἡ ἀντίσταση ἀμπερομέτρου (7)
- Οἱ ἀσφάλειες (8)
- Τὸ βολτόμετρο μηχανῆς (9)
- Τὸ ἀμπερόμετρο μηχανῆς (10).

2. Τὸ τύλιγμα διεγέρσεως σειρᾶς εἰναι συνδεδεμένο στὴ σειρὰ μὲ τὸ ἐπαγωγικὸ τύμπανο καὶ τὸ φορτίο. Παίρνει, λοιπόν, ὅλη τὴν ἔνταση τοῦ ρεύματος, ποὺ κυκλοφορεῖ σ' αὐτά. Γι' αὐτὸ κατασκευάζεται ἀπὸ χονδρούς ἀγωγούς.


Ἡ ρύθμιση τῆς τάσεως γίνεται πάντοτε ἀπὸ τὴν παράλληλη διέγερση, ἀλλὰ ἐπηρεάζεται καὶ ἀπὸ τὴ διέγερση σειρᾶς, ἢ ὅποια γίνεται ἵσχυρότερη, ἀνάλογα μὲ τὴν αὔξηση τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος, ποὺ κυκλοφορεῖ στὸ ἔξωτερικὸ κύκλωμα.

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2 π).

Τὸ τύλιγμα διεγέρσεως (σελ. 65) θὰ τὸ παραστήσωμε μὲ γραμμὴν χαρακτηριστικὰ παχύτερη.

Τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα τοῦ σχεδίου θὰ παρασταθοῦν μὲ συμβολισμούς. (ἔπως καὶ στὰ προηγούμενα παραδείγματα). Οἱ γραμμὲς τῶν ἀγωγῶν ποὺ τὰ συγδέουν, θὰ ἔχου-

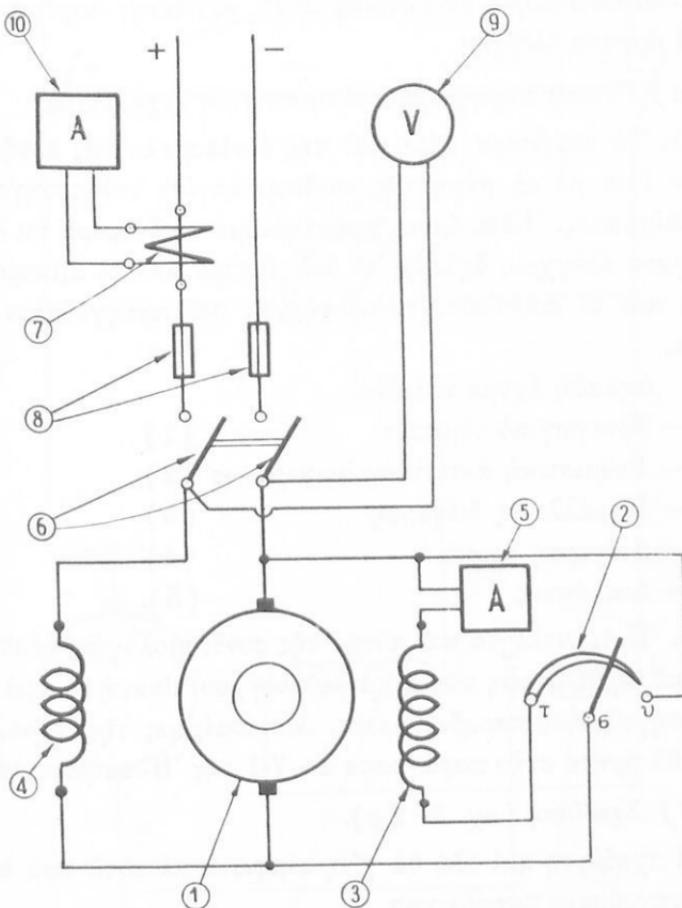σλες τὸ ἔδιο πάχος καὶ θὰ εἶναι λεπτότερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν συμβολισμῶν.



Σχ. 3·2 π.

Παράδειγμα 13ο.

Συνδεσμολογία γεννήτριας Σ.Ρ. σύνθετης διεγέρσεως χωρὶς τὰ ὅργανα ἐλέγχου.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη καὶ τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι σχεδὸν ἕδια μὲ τὰ μέρη τῆς συνδεσμολογίας τοῦ προηγούμενου παραδείγματος. Ἔδω, δημος, παρατηροῦμε τὴ διαφορὰ ὅτι λείπουν τὰ ὅργανα ἐλέγχου, δηλαδὴ τὸ βολτόμετρό καὶ τὸ ἀμπερόμετρο, καθὼς καὶ οἱ ἀσφάλειες ποὺ ὑπῆρχαν στὸ προηγούμενο παράδειγμα.

Δηλαδὴ ἔχομε καὶ ἔδω:


- Ἐπαγγωγικὸ τύμπανο (1)
- Ρυθμιστικὴ ἀντίσταση διεγέρσεως (2)
- Παράλληλη διέγερση (3)
- Διέγερση σειρᾶς (4)
- Διακόπτης (5).

2. Ἡ τεχνολογία καὶ αὐτῆς τῆς συνδεσμολογίας (ἐκτὸς φυσικὰ ἀπὸ τὴν ἔλλειψη τῶν δργάνων ἐλέγχου) εἰναι ἡ ἕδια μὲ αὐτὴν τοῦ προηγούμενου παραδείγματος. Λεπτομέρειες τῆς τεχνολογίας αὐτῆς θὰ βρῆτε στὴν παράγραφο 1 - 7.1 τῆς Ἡλεκτροτεχνίας Β'.

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2 ρ).

Ἡ σχεδίαση καὶ ἔδω θὰ γίνη σύμφωνα μὲ αὐτὰ ποὺ εἴπαμε στὸ προηγούμενο παράδειγμα.

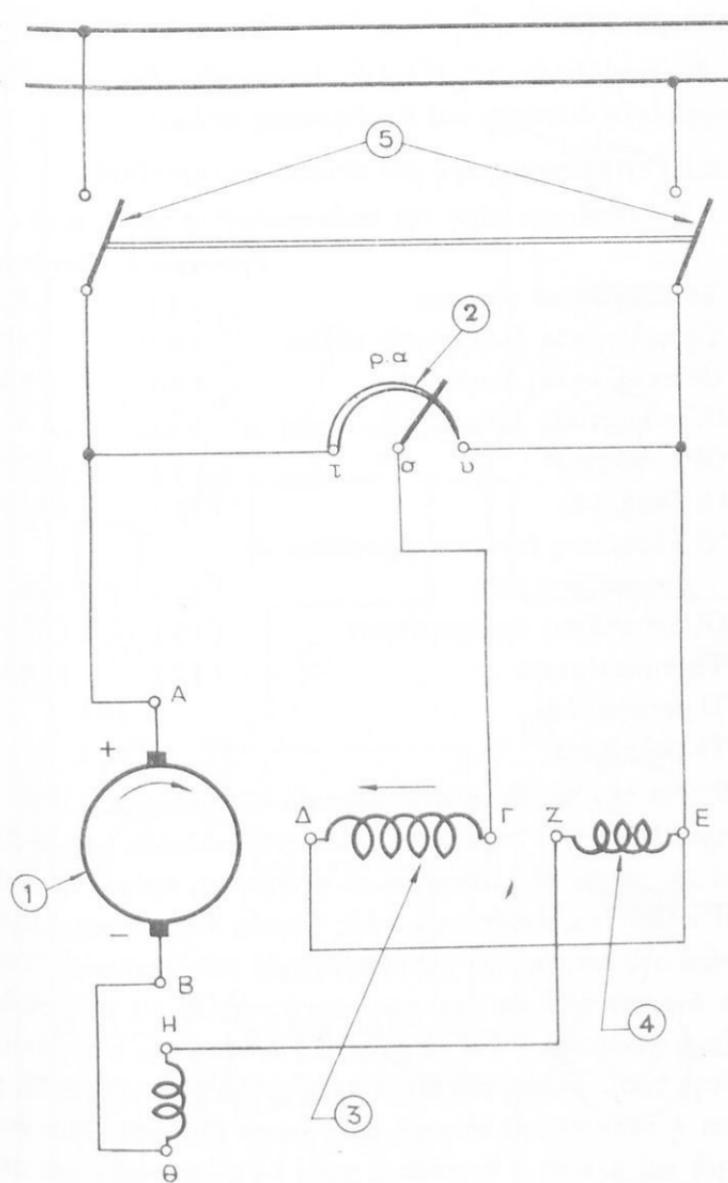Τὸ ἕδιο σχέδιο θὰ τὸ βρῆτε καὶ στὴ σελίδᾳ 65 τῆς Ἡλεκτροτεχνίας Β'.



Σχ. 3·2 ρ.

Παράδειγμα 14ο.

Συνδεσμολογία παράλληλης λειτουργίας δύο γεννήτριων μὲ παράλληλη διέγερση καὶ βοηθητικοὺς πόλους.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.


1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:

Γεννήτρια I Γεννήτρια II

- Τὸ ἐπαγγεικὸ τύμπανο (1) (2)
- Τὰ τυλίγματα βοηθητικῶν πόλων (3) (4)
- Οἱ παράλληλες διεγέρσεις (5) (6)
- Οἱ ρυθμιστικὲς ἀντιστάσεις (7) (8)
- Οἱ διακόπτες (9) (10)
- Οἱ ἀσφάλειες (11) (12)
- Οἱ αὐτόματος διακόπτης μεγίστου καὶ
ἀντιστρόφου ροῆς (13) (14)
- Οἱ ἀντιστάσεις ἀμπερόμετρων (15) (16)
- Τὰ ἀμπερόμετρα (17) (18)
- Οἱ μεταγωγέας (19)
- Τὸ βολτόμετρο (20).

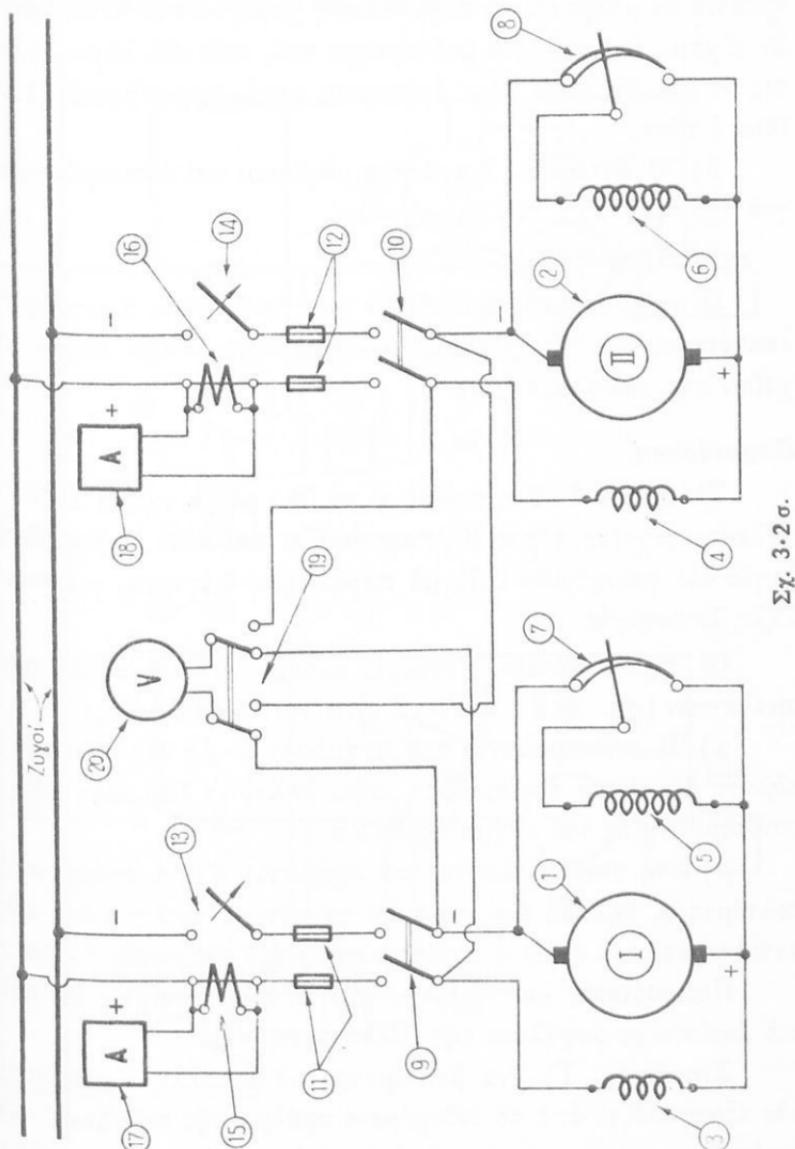2. Γιὰ τὴν παράλληλη συνεργασία τῆς γεννήτριας I μὲ τὴν γεννήτρια II (I + II) πρέπει νὰ γίνουν τὰ ἀκόλουθα (σχ. 3.2σ): Προτοῦ νὰ τεθοῦν σὲ λειτουργία οἱ γεννήτριες, πρέπει νὰ συνδεθοῦν οἱ πόλοι τους ἀντίστοιχα στοὺς ζυγοὺς τοῦ πίνακα, δηλαδὴ οἱ θετικοὶ στὸ θετικὸ ζυγὸ καὶ οἱ ἀρνητικοὶ στὸν ἀρνητικό. "Ἔστερα, μὲ ἀνοικτὸ τὸ διακόπτη τῆς γεννήτριας II, νὰ τεθῇ σὲ λειτουργία ἡ γεννήτρια I καὶ νὰ ρυθμισθῇ ἡ τάση τῆς στὴν ὄνομαστικὴ της τιμὴν. Τέλος, τίθεται σὲ λειτουργία ἡ γεννήτρια II, ρυθμίζεται ἡ τάση τῆς μὲ τὸ κοινὸ βολτόμετρο (20) στὴν ἔδια ἀκριβῶς τιμὴ καὶ κλείνει ὁ διακόπτης τῆς (14). Απὸ ἐδῶ καὶ πέρα πλέον μὲ τὶς ἀντιστάσεις διεγέρσεως ρυθμίζεται τὸ ποσοστὸ τοῦ φορτίου ποὺ θὰ ἀναλάβῃ κάθε γεννήτρια.

Χαρακτηριστικά τής συνδεσμολογίας αυτής είναι τὰ ἀκόλουθα:



α) Τὸ κοινὸν βολτόμετρο μὲ τὸν μεταγωγέα. Αὐτὸν μᾶς ἔξαστοι φαλιτζεῖ ἀπὸ τυχὸν διαφορὰ τάσεως μεταξὺ τῶν δύο γεννητριῶν, η̄ δποια θὰ μποροῦσε νὰ παρουσιασθῇ χωρὶς νὰ τὴν ἀντιληφθοῦμε, ἂν εἰχαμε δύο χωριστὰ βολτόμετρα πού, πιθανόν, λόγω σφάλματος θὰ μᾶς ἔδειχναν ἵδια ἀνάγνωση χωρὶς πραγματικὰ νὰ εἴναι ἵδια η̄ τάση.

β) Ὁ αὐτόματος διακόπτης μεγίστου καὶ ἀντιστρόφου ροής γιὰ τὴν προστασία τῶν γεννητριῶν.

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2 σ).

Οἱ γραμμὲς ποὺ παριστάνουν τοὺς συνδετικοὺς ἀγωγοὺς εἰναι λεπτότερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν συμβολισμῶν τῶν ἀλλων στοιχείων τῆς συνδεσμολογίας.

Παρατήρηση.

Τὸ σχῆμα 3·2 τ, ποὺ είναι τὸ ἵδιο μὲ τὸ σχῆμα 1·7 ν τὴν Ἡλεκτροτεχνίας, τόμος Β', παρουσιάζει καὶ αὐτὸν μὰ συνδεσμολογία δύο γεννητριῶν Σ.Ρ. μὲ παράλληλη διέγερση, γιὰ παράλληλη λειτουργία.

Οἱ σημαντικότερες διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν συνδεσμολογιῶν (σχ. 3·2 σ καὶ 3·2 τ), είναι οἱ ἀκόλουθες:


α) Ἡ συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 3·2 τ δὲν ἔχει τὸν αὐτόματο διακόπτη ἀντιστρόφου ροής, δηλαδὴ (13) καὶ (14) τὴν συνδεσμολογίας τοῦ σχήματος 3·2 σ.

β) Στὴ συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 3·2 τ ὑπάρχουν δύο βολτόμετρα, δηλαδὴ ἔνα γιὰ κάθε γεννητρία, ἀντὶ τοῦ εἰδικοῦ μεταγωγέα, ποὺ φέρει η̄ συνδεσμολογία τοῦ σχήματος 3·2 σ.

Περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸν μεταγωγεῖς θὰ βρήτε στὸ ἀντίστοιχο κεφάλαιο τῆς Ἡλεκτροτεχνίας.

Σημείωση. Τὸ ἔνα βολτόμετρο μὲ κατάλληλο μεταγωγέα μᾶς ἔξαστοι φαλιτζεῖ ἀπὸ τὸ ἐνδεχόμενο σφάλμα τῆς ἐνδείξεως. Στὴν περίπτωση γρηγοριανότερης εἰσερχεσθείσεως δυὸς βολτομέτρων, ὅπως εἰπαρεῖ

παραπάνω, είναι πιθανός οι έγδειξεις τους φαινομενικά να είναι οι ίδιες, στην πράξη όμως μπορεῖ να διαφέρουν λόγω σφάλματος ή άλλων αιτιών του ένδος ή και τών θύρων.

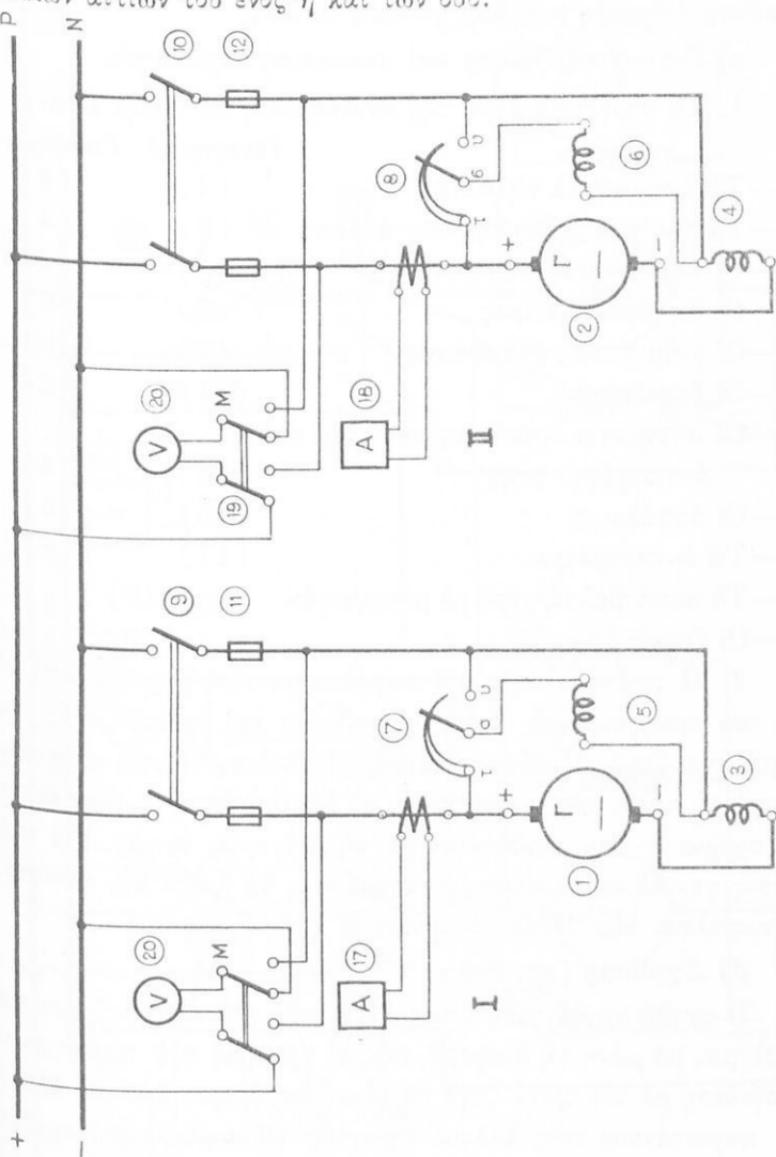

Σχ. 3.2 τ.

Παράδειγμα 15ο.

Συνδεσμολογία παράλληλης λειτουργίας δύο γεννητριῶν μὲ σύνθετη διέγερση καὶ βοηθητικὸς πόλους.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:

Γεννήτρια I Γεννήτρια II


—Τὰ ἐπαγωγικὰ τύμπανα	(1)	(2)
—Τὰ τυλίγματα βοηθητικῶν πόλων	(3)	(4)
—Οἱ παράλληλες διεγέρσεις	(5)	(6)
—Οἱ διεγέρσεις σειρᾶς	(7)	(8)
—Οἱ ρυθμιστικὲς ἀντιστάσεις	(9)	(10)
—Οἱ διακόπτες	(11)	(12)
—Οἱ αὐτόματοι διακόπτες μεγίστου καὶ ἀντιστρόφου ροῆς	(13)	(14)
—Οἱ ἀσφάλειες	(15)	(16)
—Τὰ ἀμπερόμετρα	(17)	(18)
—Τὸ κοινὸν βολτόμετρο μὲ μεταγωγέα	(19)	
—Οἱ ζυγοί		(20).

2. Ἡ συνδεσμολογία στὸ παράδειγμα αὐτὸν διαφέρει ἀπὸ αὐτὴν τοῦ προηγουμένου, διότι προστίθεται καὶ τρίτος ζυγός, ποὺ δονομάζεται ζυγὸς ἔξισώσεως. Στὸ ζυγὸν αὐτὸν συνδέονται μὲ χονδρὸ διαγωγὴ οἱ πόλοι τῶν γεννητριῶν, οἱ δόποιοι, ἐπως φαίνονται καὶ στὸ σχῆμα 3·2υ, συνδέονται μὲ τὴ διέγερση σειρᾶς. Γιὰ τοὺς ζυγοὺς γενικὰ περισσότερες λεπτομέρειες θὰ βρῆτε στὸ ἀντίστοιχο κεφάλαιο τῆς Ἡλεκτροτεχνίας Β' (παράγραφος 1·7).

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2υ).

Ἡ σχεδίαση θὰ γίνη ἐπως ἔγινε καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα, μὲ μόνη τὴ διαφορά, πὼς οἱ γραμμὲς ποὺ παριστάνουν τὴ σύνδεση μὲ τὸν τρίτο ζυγό θὰ εἰναι παχύτερες ἀπὸ τὶς ἄλλες, ποὺ παριστάνουν τοὺς ἄλλους ἀγωγούς. Οἱ συμβολισμοὶ σχεδιά-

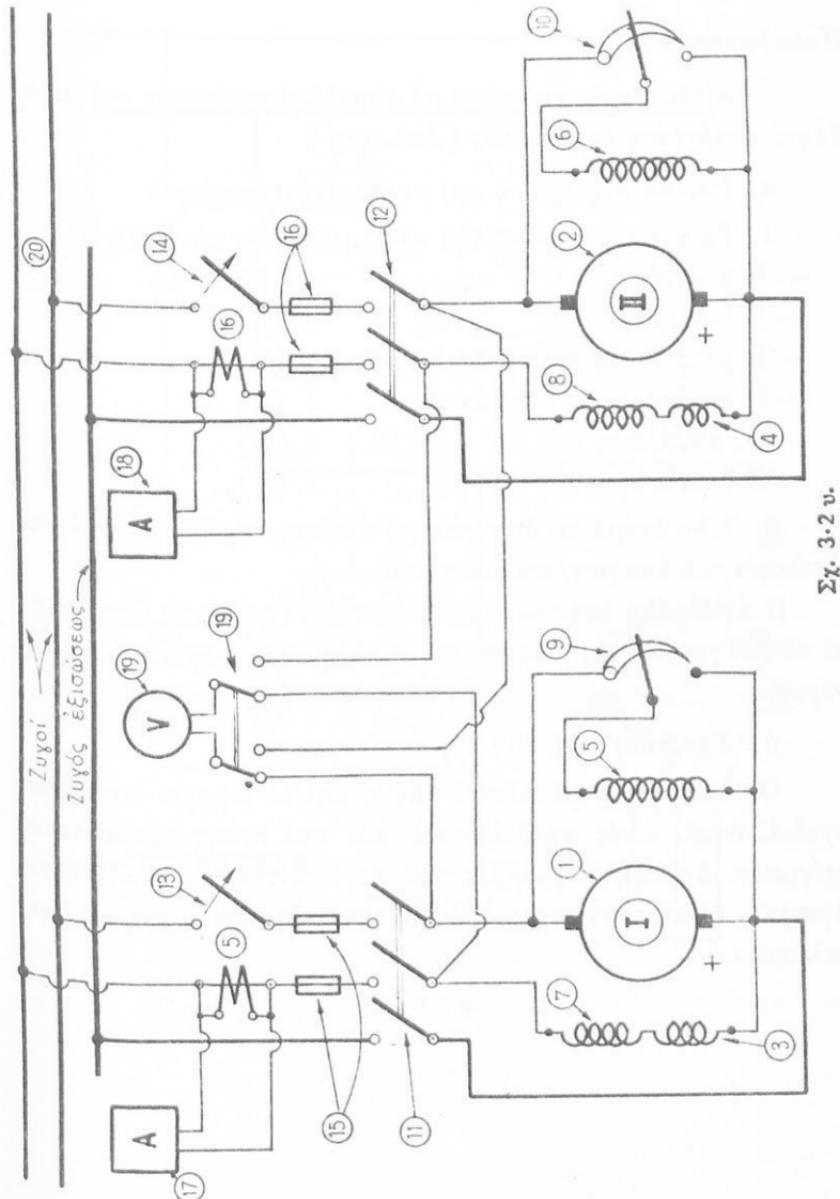ζονται μὲ πάχος γραμμῶν ἵσο μὲ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν ποὺ παριστάνουν τοὺς ἀγωγοὺς συνδέσεως μὲ τοὺς ζυγούς.



Σχ. 3·2 υ.

Παράδειγμα 16ο.

Συνδεσμολογία κινητήρα μὲ παράλληλη διέγερση καὶ μεταβλητὴ ἀντίσταση ἐκκινήσεως (ἐκκινητή).

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:


- Ο κινητήρας (1)
- Η διέγερση (2)
- Η μεταβλητὴ ἀντίσταση ἐκκινήσεως (3)
- Ο στρόφαλος τοῦ ἐκκινητῆ (4)
- Οἱ ἀσφάλειες (5)
- Ο διακόπτης (6).

2. Ἐδῶ ἔχομε τὴ διέγερση μὲ σύνδεση παράλληλη πρὸς τὸ κύκλωμα τοῦ ἐπαγωγικοῦ τυμπάνου.

Ἡ ἀντίσταση ἐκκινήσεως τοποθετεῖται (συνδέεται) στὴ σειρὰ μὲ τὸ ἐπαγωγικὸ τύμπανο καὶ στὸ κύκλωμα τῆς παράλληλης διέγρεσεως.

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2 φ.).

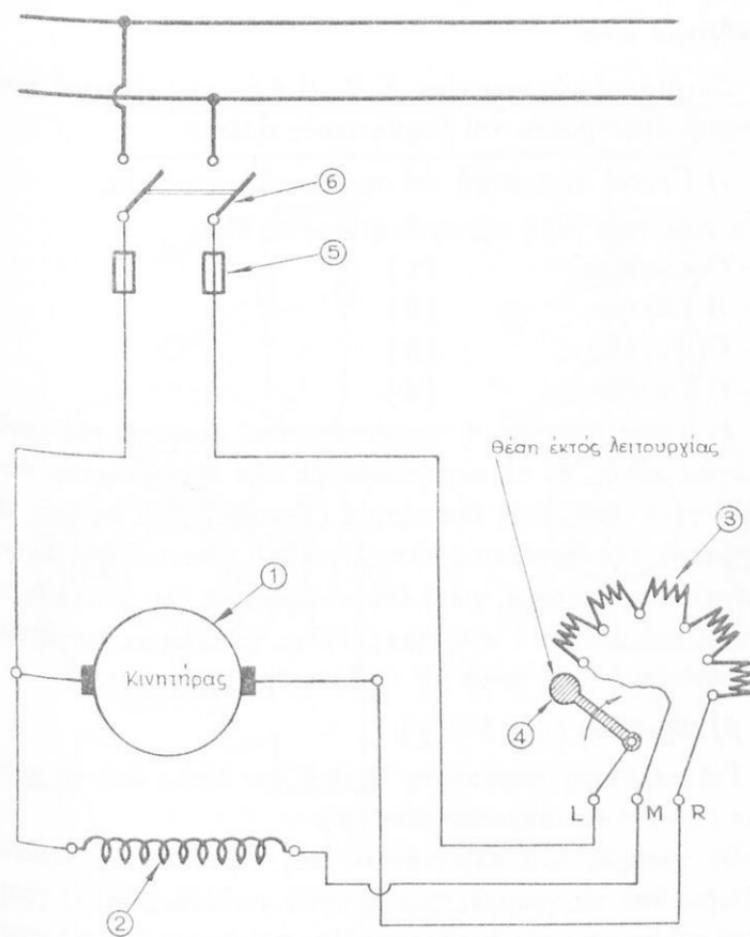Οἱ διάφοροι συμβολισμοὶ καθὼς καὶ οἱ ἀγωγοὶ συνδέσεως σχεδιάζονται, ὅπως σχεδιάσθηκαν καὶ στὰ προηγούμενα παραδείγματα. Δηλαδὴ οἱ γραμμὲς ποὺ παριστάνουν τοὺς συνδετικοὺς ἀγωγοὺς εἰναι λεπτότερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν διαφόρων συμβολισμῶν.



Σχ. 3·2 φ.

Παράδειγμα 18ο.

Συνδεσμολογία κινητήρα Σ.Ρ. μὲ σύνθετη διέγερση (παράλληλη καὶ σειρᾶς) χωρὶς βιολθητικὸν πόλον.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:

—Τὸ ἐπαγγύαιο (Ε)

—Τὸ τύλιγμα τῆς διεγέρσεως σειρᾶς (1)


—Τὸ τύλιγμα τῆς παράλληλης διεγέρσεως (2).

2. Στὸν κινητήρα αὐτὸν τὸ ρεῦμα ἀπὸ τὸ θετικὸ ἀγωγὸ διακλαδίζεται σὲ δύο κλάδους. Ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς περνᾷ στὴ σειρά: τὸ τύλιγμα τῆς διεγέρσεως σειρᾶς, τὸ ἐπαγγωγικὸ τύμπανο καὶ καταλήγει στὸν ἀρνητικὸ ἀγωγό. Ὁ ἄλλος κλάδος περνᾶ παράλληλα πρὸς τὸν πρῶτο, τὸ τύλιγμα τῆς παράλληλης διεγέρσεως καὶ καταλήγει καὶ αὐτὸς στὸν ἀρνητικὸ ἀγωγό, ἀφοῦ πρῶτα περάσῃ τὴν ρυθμιστικὴν ἀντίστασην.

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2ψ).

Γιὰ νὰ δεῖξωμε καλύτερα τὴν συνδεσμολογία αὐτῆ, σχεδιάζομε ἀκόμη καὶ ἔνα ἀπλοποιημένο σχέδιο.

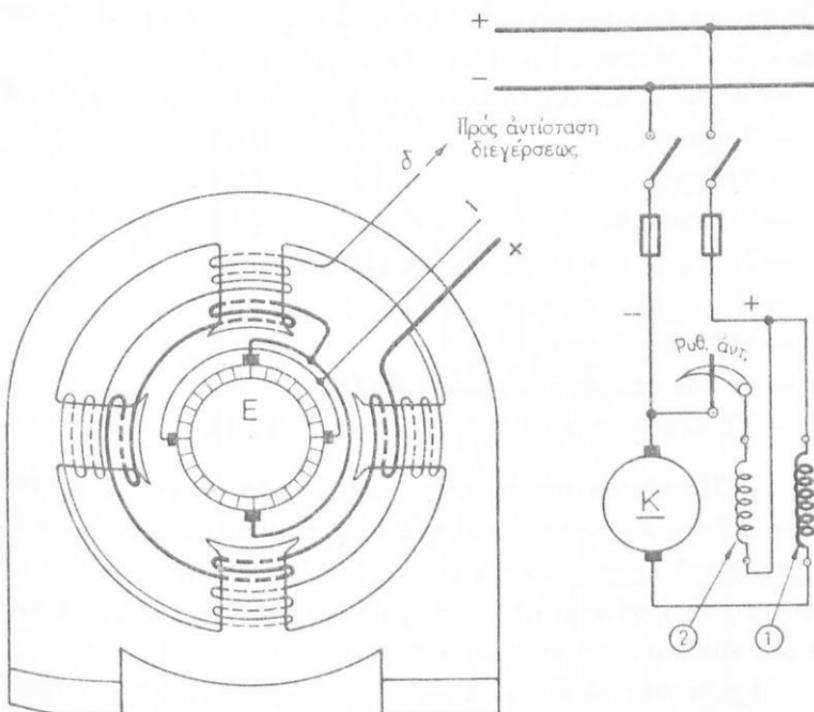Ἐπίσης, γιὰ νὰ ἔχωριση τὸ τύλιγμα τῆς διεγέρσεως σειρᾶς ἀπὸ τὸ τύλιγμα τῆς παράλληλης διεγέρσεως, τὸ σχεδιάζομε μὲ λίγο παχύτερες γραμμές.



Σχ. 3·2 ψ.

Παράδειγμα 19ο.

Συνδεσμολογία ἐνὸς ἐκκινητῆ κινητήρα μὲ πινία ὑπερεντάσεως καὶ ἐλλείψεως τάσεως σὲ κινητήρα μὲ παράλληλη διέγερση.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.


1. Τὸ χαρακτηριστικὸ μέρος τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς, ἐκτὸς φυσικὰ ἀπὸ τὸν κινητήρα (K), τὸ διακόπτη (Δ) καὶ τὴν παράλληλη διέγερση (1), εἶναι δὲ ἐκκινητής, μὲ τὰ ἔξι μέρη:

- Η ἀντίσταση R μὲ τὰ διαδοχικὰ σημεῖα ἐπαφῆς A, 1, 2,... B
- Ο χειρομοχλὸς (2)
- Ο ἐπαφέας (3)
- Ο δπλισμὸς (4)
- Τὸ πηγνίο ἐλλείψεως τάσεως (Π.Ε.Τ.) (5)
- Τὸ πηγνίο ὑπερεντάσεως (Π.Υ.) (6)
- Ο δπλισμός του (7)
- Οι δύο ἐπαφές του (Π καὶ P) (8) (9)
- Τὸ ἐλατήριό του (10).

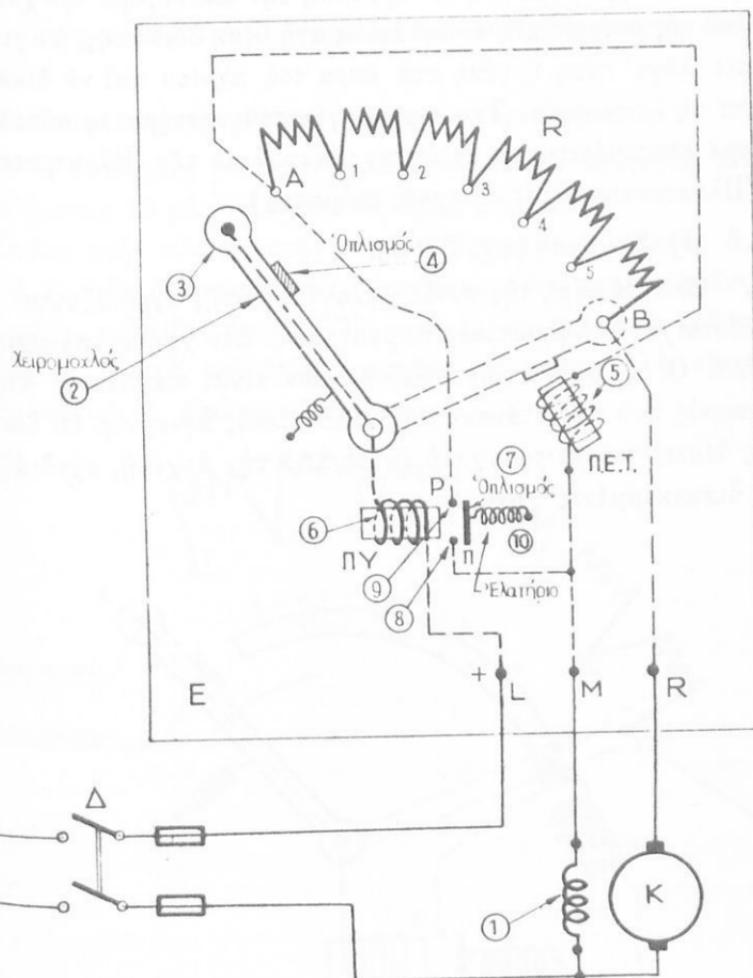2. Προσθέτομε τὸν ἐκκινητὴ γιὰ νὰ μειώσωμε τὴν ἀπορροφούμενη ἔνταση ἐκκινήσεως καὶ γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ρύθμιζομε τὶς στροφὲς τοῦ κινητήρα κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἐκκινήσεώς του. Η ρύθμιση αὐτὴ γίνεται μὲ τὴν παρεμβολὴ τῶν ἀντιστάσεων 1, 2,... B στὸ κύκλωμα τοῦ ἐπαγγειακοῦ τυμπάνου.

Ἐπιθεηθητικὰ στοιχεῖα λειτουργίας εἶναι τὸ πηγνίο ἐλλείψεως τάσεως καὶ τὸ πηγνίο ὑπερεντάσεως μὲ τὰ ἔξαρτήματα ποὺ ἀναφέραμε.

Τὸ πηγνίο ὑπερεντάσεως μπαίνει σὲ σειρὰ μὲ τὸ κύκλωμα τοῦ ἐπαγγειακοῦ τυμπάνου πρὶν ἀπὸ τὸ μοχλὸ μὲ σκοπὸ νὰ προκαλέσῃ τὴ διακοπὴ τῆς λειτουργίας τοῦ κινητήρα, ὅταν γί ἔνταση τοῦ ρεύματος, ποὺ περνᾶ ἀπὸ τὸ πηγνίο (ἄρα καὶ ἀπὸ τὸν κινητήρα) ὑπερβῇ ἔνα δρισμένο σημεῖο. Τὸ πηγνίο διακόπτει τὴ λειτουργία τοῦ κινητήρα, βραχυκυκλώνοντας τὸ πηγνίο ἐλλείψεως τάσεως.



Σχ. 3·2 ω.

Τὸ πηγίο ἐλλείψεως τάσεως μπαίνει σὲ σειρὰ μὲ τὴ διέγερση. Εἶναι γρήσψιο, στὸ νὰ προκαλῇ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ χειρομοχλοῦ τῆς ρυθμιστικῆς ἀντιστάσεως στὴ θέση διακοπῆς, ἂν γιὰ κάποιο λόγο πέσῃ ἡ τάση στὰ ἄκρα τοῦ πηγίου καὶ νὰ διακόπη ἔτσι τὴ λειτουργία. Τὴν τεχνολογία τοῦ συστήματος αὐτοῦ βλέπομεις λεπτομέρειες τὸ ἀντίστοιχο Κεφάλαιο τῆς Ἡλεκτροτεχνίας (Ἡλεκτροκινητήρες συνεχοῦς ρεύματος).

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2 ω).

Οὐλα τὰ μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς σχεδιάζονται μὲ τὶς ἀντίστοιχες συνθηκατικὲς παραστάσεις. Δὲν γρηγοροιούμε κλίμακα. Οἱ γραμμὲς τῶν συμβολῶν εἰναι παχύτερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς ποὺ παριστάνουν τοὺς συνδετικοὺς ἀγωγούς. Οἱ διαδοχικὲς θέσεις τοῦ γειρομοχλοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀρχική, σχεδιάζονται μὲ διακεκομμένες γραμμές.


Παράδειγμα 20ο.

Έκκινητής κινητήρα Σ.Ρ. παράλληλης διεγέρσεως μὲ πηνία ἐλλείψεως τάσεως, ὑπερεντάσεως καὶ συνεχοῦς ἐπαφῆς διεγέρσεως.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

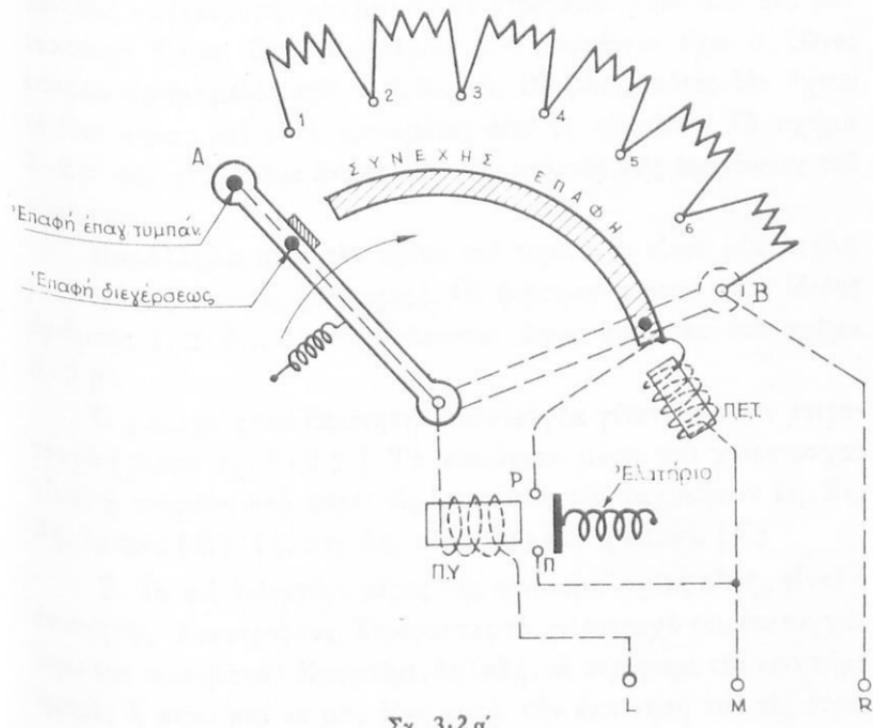1. Ο ἐκκινητής αὐτὸς εἶναι ὁ ἕδιος μὲ τὸν ἐκκινητὴν τοῦ Παραδείγματος 19 μὲ τὴν ἀκόλουθη ὅμως διαφορά:

Ἐπάνω στὴν πλάκα, στὴν ὅποια βρίσκονται οἱ ἐπαφὲς A, 1. 2. 3. 4. 5. 6 Β τῆς ἀντιστάσεως ἐκκινήσεως, εἶναι τοποθετημένη μία συνεχὴς τοξοειδὴς ἐπαφὴ. Η συνεχὴς αὐτὴ ἐπαφὴ καθὼς καὶ ἡ δεύτερη ἐπαφὴ, ποδὶ βρίσκεται πάνω στὸ χειρομοχλό, εἶναι συνδεδεμένες μὲ τὸ κύκλωμα διεγέρσεως.



2. Τεχνολογικὰ ἡ συνδεσμολογία αὐτὴ διαφέρει ἀπὸ τὴν τεχνολογία τοῦ προηγούμενου παραδείγματος στὸ ἔξι: Ἐδῶ, ἡ συνεχὴς ἐπαφὴ διεγέρσεως ἐπιτρέπει νὰ περνᾶ τὸ ρεῦμα διεγέρσεως, χωρὶς νὰ παρεμβάλλεται ἡ ἀντίσταση ἐκκινήσεως, πρᾶγμα ποὺ συμβαίνει στὸν ἐκκινητὴ τοῦ Παραδείγματος 19.

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2 α').

Ο τρόπος σχεδιάσεως καὶ ἐδῶ δὲν διαφέρει ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἐφαρμόσθηκε στὸ προηγούμενο παράδειγμα.

Παράδειγμα 21ο.

Συνδεσμολογία κινητήρα Σ.Ρ. μὲ διέγερση σειρᾶς, μὲ ἐκ-
κινητή - ἀναστροφέα (ἢ ρυθμιστὴ στροφῶν καὶ ἀναστροφέα).

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:

- 'Ο κινητήρας (Κ)
- 'Η διέγερση σειρᾶς (1)
- 'Η ρυθμιστική ἀντίσταση τῆς διεγέρσεως (2)
- 'Ο ρυθμιστής τῶν στροφῶν καὶ ὁ ἀναστροφέας, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ λεγόμενο ἔκκινη τητή - ἀναστροφέα.

Ο ἔκκινη τητή - ἀναστροφέας φέρει ἕνα τύμπανο μὲ διάταξη συνήθως κατακόρυφη, ποὺ μπορεῖ νὰ στρέψεται γύρω ἀπὸ ἕνα κατακόρυφο ἀξονα. Στὴν κυλινδρική του ἐπιφάνεια ἔχει 9 ζῶνες ἐπαφῶν ἀριθμημένες ἀπὸ 1, 2, 3....9. Οἱ ζῶνες αὐτὲς δὲν ἔχουν τὸ ίδιο μῆκος καὶ εἰναι μονωμένες ἀπὸ τὸ τύμπανο. Τὸ σχῆμα 3·2 β' παριστάνει ἕνα ἀνάπτυγμα τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφάνειας τοῦ τύμπανου.

Παράλληλα πρὸς τὸν ἀξονα τοῦ τυμπάνου εἰναι μία στήλη μὲ σταθερὲς ἐπαφὲς (ψήκτρες). Οἱ ψήκτρες φέρουν τοὺς ἔδιους ἀριθμοὺς 1, 2, 3....9 καὶ συνδέονται ὥπως φαίνεται στὸ σχῆμα 3·2 β'.


Ο χειρισμὸς τοῦ ἔκκινητη - ἀναστροφέα γίνεται μὲ ἕνα χειροτροχὸ (βλέπε σχ. 3·2 β'). Τὰ κυριότερα μέρη τοῦ χειροτροχοῦ εἰναι ἡ στεφάνη ποὺ φέρει τὶς διαιρέσεις τῶν ταχυτήτων 1η, 2η, 3η, ἐμπρὸς (Ε), 1η, 2η, 3η, πίσω (Ο) καὶ ἡ ἐπαφὴ (Ε).

2. Τὸ πιὸ ἐνδιαφέρο μέρος τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι ὁ ἔκκινητη - ἀναστροφέας. Στρέφοντας τὸ χειροτροχὸ του ἐπιτυγχάνομε δύο πράγματα: Μποροῦμε, δηλαδή, νὰ στρέψωμε τὸν κινητήρα ἐμπρὸς ἢ πίσω καὶ νὰ μᾶς δίνῃ κατὰ τὴν ἔκκινησή του τὶς στροφὲς ποὺ θέλομε.

Τὸ πῶς ὅμως γίνονται οἱ δουλειὲς αὐτὲς δὲν εἶναι τὸ θέμα μας. Θὰ πρέπει πάντως νὰ ἔχωμε μάθει καλὰ ἀπὸ τὴν Ἡλεκτροτεχνία τὴν λειτουργία τοῦ ἐκκινητῆ - ἀναστροφέα, γιὰ νὰ τὸν σχεδιάζωμε ὅπως στὸ σχῆμα 3·2 β', ἢ ἔχοντας ἕνα τέτοιο σχέδιο νὰ μποροῦμε νὰ τὸ διαβάσωμε.

β) Σχεδίαση (σχ. 3·2 β').

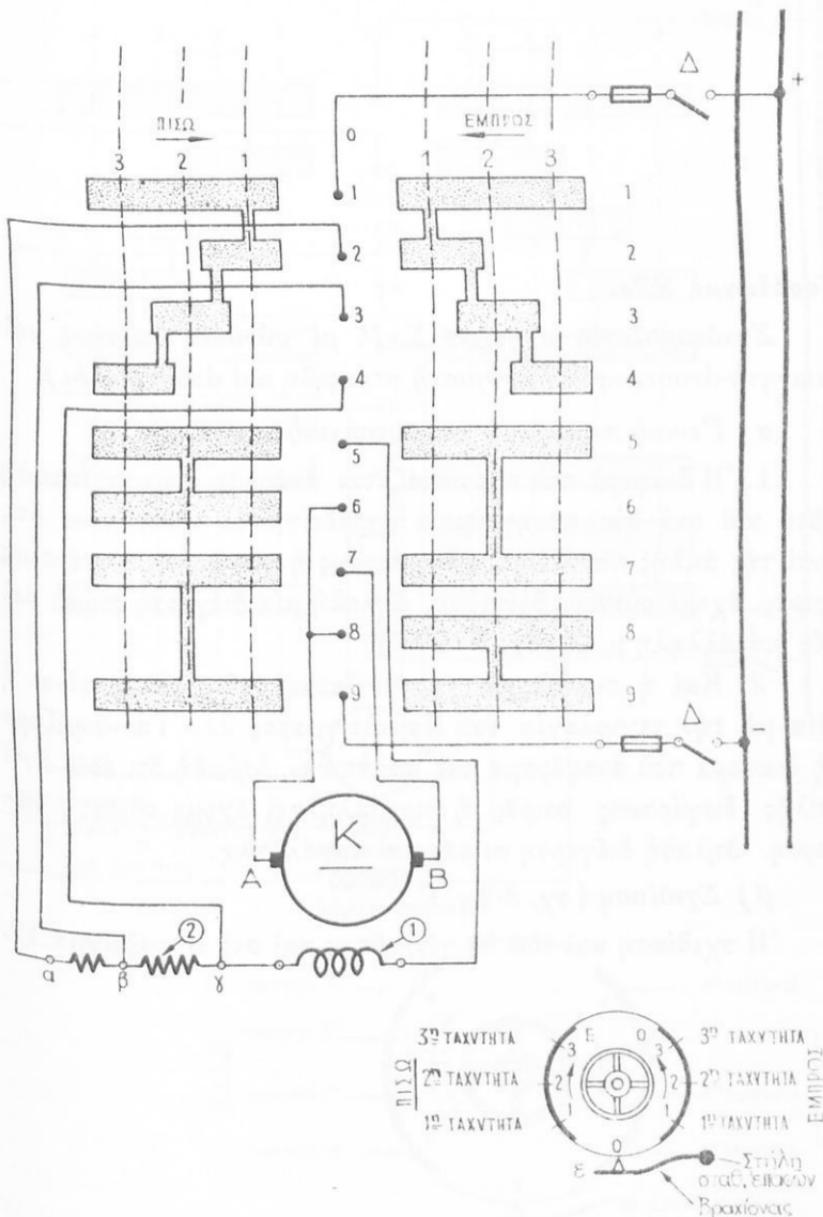Γιὰ τὴν σχεδίαση τοῦ ἡλεκτρολογικοῦ μέρους τοῦ ἐκκινητῆ παίρνουμε τὸ ἀνάπτυγμα τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφάνειας τοῦ τυμπάνου καὶ πάνω σ' αὐτὸ τὴν ἡλεκτρικὴ συνδεσμολογία, ὅπως φαίνεται στὸ σχῆμα μας. Οἱ ζῷνες ἐπαφῆς παριστάνονται μὲ δρθογώνιες λουρίδες σκιασμένες σὲ ὅλη τὴν ἐπιφάνεια. Οἱ γραμμὲς τῶν συνδετικῶν ἀγωγῶν εἶναι λεπτότερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν ἄλλων συμβολισμῶν.



Σχ. 3·2 β'.

Παράδειγμα 22ο.

Συνδεσμολογία κινητήρα Σ. P. μὲ σύνθετη διέγερση καὶ ἐκκινητή-ἀναστροφέα (ρυθμιστὴ στροφῶν καὶ ἀναστροφέα).



a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Ἡ διαφορὰ ποὺ παρουσιάζεται ἀνάμεσα στὴν περίπτωση αὐτῇ καὶ στὰ δύο προηγούμενα παραδείγματα εἶναι μόνο ὅτι, ἀντὶ τῆς ἀπλῆς παράλληλης διεγέρσεως ἢ τῆς ἀπλῆς διεγέρσεως σειρᾶς, ἔχομε σύνθετη διέγερση. Δηλαδὴ μία διέγερση σειρᾶς καὶ μία παράλληλη μαζὶ (σχ. 3.2 γ').

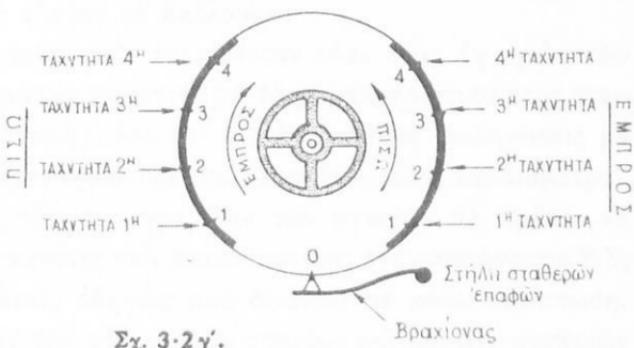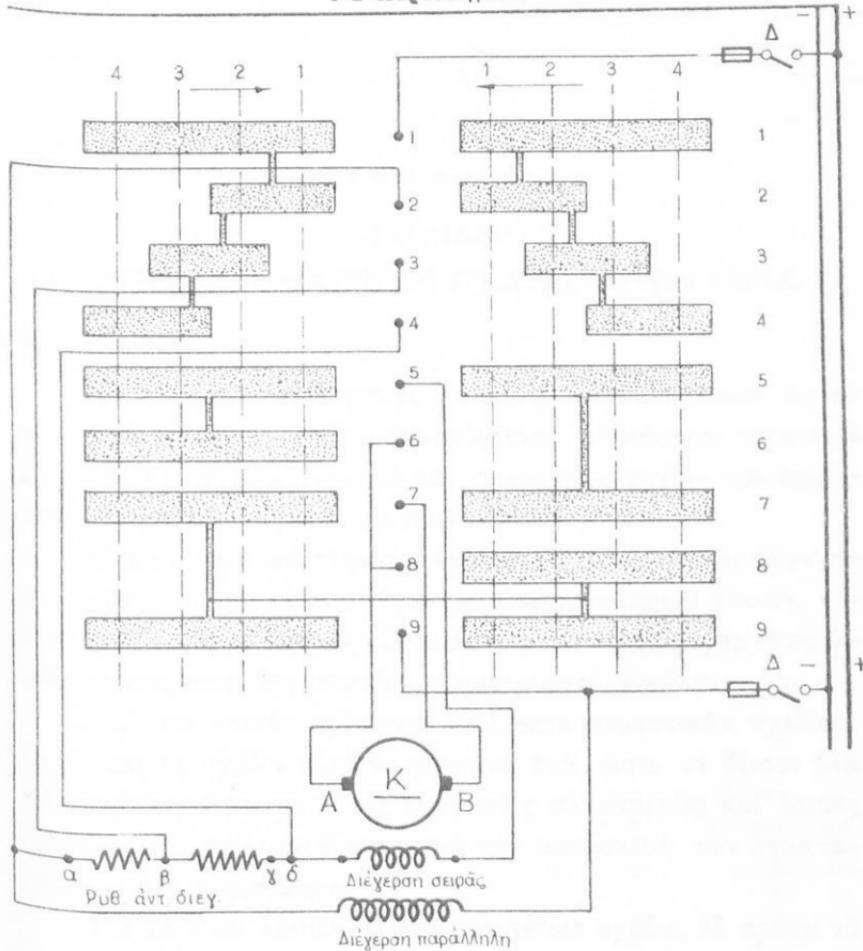2. Καὶ ἡ τεχνολογία τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἶναι ἡ ἕδια μὲ τὴν τεχνολογία τοῦ Παραδείγματος 21. Υπενθυμίζομε τὴ διαφορά ποὺ ἀναφέραμε καὶ παραπάνω, δηλαδὴ ὅτι ἐδῶ ἀντὶ ἀπλῆς διεγέρσεως σειρᾶς ἢ παράλληλης, ἔχομε σύνθετη διέγερση. Δηλαδὴ διέγερση σειρᾶς καὶ παράλληλη.

β) Σχεδίαση (σχ. 3.2 γ').

Ἡ σχεδίαση καὶ ἐδῶ θὰ γίνη ὅπως καὶ στὸ Παράδειγμα 19.



Σχ. 3·2 γ'.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ε.Η.Ε.)

4.1 Γενικά.

Τὸ κεφάλαιο αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ γαρακτηρίσωμε ὡς τὸ σπουδαιότερο, γιατὶ σ' αὐτὸ ἀναπτύσσονται σὶ διάφοροι τρόποι μὲ τοὺς ὅποιους σχεδιάζονται τὰ κατασκευαστικὰ σχέδια τῶν ἐσωτερικῶν ἥλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.).

"Οπως εἰδαμε καὶ στὴν παράγραφο 2·1, ἐσωτερικὲς ἥλεκτρικὲς ἐγκαταστάσεις εἶναι οἱ ἐγκαταστάσεις φωτισμοῦ οἰκιῶν, καταστημάτων, ἐργοστασίων κ.λ.π. καθὼς καὶ οἱ διάφορες ἐγκαταστάσεις κινήσεως, ἐργοστασίων, μηχανουργείων κ.λ.π.

'Ἐφ' ὅσον λοιπὸν πρόκειται περὶ κατασκευαστικῶν σχεδίων, θὰ πρέπει τὰ σχέδια αὐτὰ νὰ γίνωνται ἔτσι, ὥστε νὰ δίνουν δλα τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα, τὶς ἀναγκαῖες πληροφορίες καὶ λοιπὲς λεπτομέρειες, ποὺ χρειάζονται γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν ἐγκαταστάσεων ποὺ παριστάνουν.

Γιὰ νὰ εἶναι λοιπὸν πλήρες ἔνα τέτοιο σχέδιο, θὰ πρέπει νὰ περιλαμβάνωνται σ' αὐτὸ τὰ ἀκόλουθα:

α) Οἱ γραμμές, ποὺ παριστάνουν τόσο τοὺς ἀγωγοὺς τῶν διαφόρων κυκλωμάτων χωριστά, μὲ τὰ γαρακτηριστικά τους στοιχεῖα (εἰδος - διατομή), ὃσο καὶ τὶς ἀντίστοιχες σωληνώσεις μὲ τὰ ἀντίστοιχα γαρακτηριστικά στοιχεῖα (δηλ. εἰδος καὶ διάμετρος).

Γιὰ τὴ γάραξη τῶν γραμμῶν τῶν ἀγωγῶν θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμόζωνται οἱ κανόνες ποὺ ἀναπτύσσονται στὴν παράγραφο 2·3, καθὼς καὶ οἱ εἰδικὲς διηγήσεις ποὺ δίνονται σὲ κάθε περίπτωση.

β) Οἱ θέσεις τῶν φωτιστικῶν σημείων καὶ λοιπῶν συσκευῶν

γ) μηχανημάτων καταναλώσεως, καθώς και τὰ συμβέα συνδέσεώς τους μὲ τὴν ἀντίστοιχον ἀγωγὸν παρογῆς.

γ) Ο τύπος τῶν φωτιστικῶν σωμάτων καὶ λοιπῶν καταναλώσεων μὲ τὴν ἴσχυ τους.

Συνήθως πάνω στὸ σχέδιο γίνεται ἔνας συγκεντρωτικὸς πίνακας μὲ τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα:

- α) Τύπος καταναλώσεως καὶ ἡ ἴσχυς της.
- β) Χαρακτηριστικὰ ἀγωγῶν συνδέσεως: εἰδος, διατομή καὶ πολλαὶ φορὲς τὸ μῆκος τους.

- γ) Χαρακτηριστικὰ σωληγώσεων (εἰδος, διατομή).
- δ) Τρόπος γειώσεως.
- ε) Πίνακες διανομῆς μὲ τὶς ἐνδείξεις τῶν διακοπῶν καὶ ἀσφαλειῶν ποὺ ἔχουν στερεωθῆ ἢ θὰ πρέπει νὰ στερεωθοῦν πάνω σ' αὐτούς.

Τέλος, ἀκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω, τὸ σχέδιο συμπληρώνεται καὶ μὲ τὰ ἀκόλουθα:

1) Τὸ ἀντίστοιχο ὑπόμνημα.

Στὰ σχέδια ἡλεκτρολογικῶν έγκαταστάσεων τὸ Ὑπόμνημα συνήθως γίνεται σὰν αὐτὸς ποὺ παριστάνει τὸ σχῆμα 4.1 α. Οἱ συντομεῖς διαστάσεις τοῦ ὑπομνήματος εἶναι ἀνάλογες μὲ τὶς διαστάσεις ὅλου τοῦ σχεδίου. Γιὰ τὴν σύνταξη καὶ σχεδίαση τοῦ ὑπομνήματος πρέπει νὰ ἐφαριδύωνται ὅσα ἀναπτύσσονται στὴν παράγραφο 1.2 τοῦ Α' τόμου τοῦ Τεχνικοῦ Σχεδίου.

2) Συμπληρωματικὲς πληροφορίες.

Πολλὲς φορὲς γράφονται πάνω στὸ σχέδιο μερικὲς σύντομες διδηγγίες, τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἔχῃ ὑπ' ὄψη του ὁ κατασκευαστής.

Σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἡ κατασκευὴ τῆς ἐσωτερικῆς ἡλεκτρικῆς έγκαταστάσεως γίνεται μὲ εἰδικὴ συμφωνία (σύμβαση) καὶ ἐπομένως σύμφωνα μὲ εἰδικὴ ὑπογρέωση ἐκ μέρους ἔκεινου ποὺ ἀναλαμβάνει τὴν ἐγκατάσταση. Στὶς περιπτώσεις αὗτες οι

παραπάνω δύο γένες και λοιπές πληροφορίες συνήθως δίνονται: λεπτομερέστερα στήν ειδική συμφωνία (σύμβαση), γη όποια τότε άποτελεῖ άναπόσπαστο μέρος τῶν κατασκευαστικῶν σχεδίων.

①		κ		②	
'Ηλεκτρική' Εγκατάστασις				③	
'Αναθεώρησις		'Ημερ/νία		'Όνομ/μον	
α/α	'Ημερ/νία	'Όνομ/μον	Ιση/γη		
1			Ηλέγχθη		
2					
3			Ενεκρ.		
4					

Σχ. 4·1 α. Υπόμνημα σχεδίων Ε.Η.Ε.

'Επεξηγήσεις:

- (1) Προσρισμὸς τοῦ κτιρίου π.χ. κατοικία, μηχανουργεῖο κλπ. (2) Όνοματεπώνυμο τοῦ ιδιοκτήτη. (3) Φωτισμοῦ γη κινήσεως.

4·2 Παραδείγματα.

Παρακάτω δίνομε διάφορα σχέδια έσωτερικῶν γηλεκτρικῶν ἔγκαταστάσεων, ποὺ καλύπτουν τὶς πιὸ συνηθισμένες περιπτώσεις, ἀρχίζοντας ἀπὸ σχέδια συνδεσμολογίας ἀπλῶν φωτιστικῶν σωμάτων.

"Εχοντας ὑπ' ὅψη μας τὰ σχέδια τῶν παραδειγμάτων αὐτῶν καὶ κάνοντας διάφορους συνδυασμούς, θὰ μπορέσωμε νὰ κάνωμε καὶ τὸ σχέδιο διποιασθήποτε ἄλληγες έσωτερικῆς γηλεκτρικῆς ἔγκαταστάσεως.

Παράδειγμα 1ο.

Συνδεσμολογία ἀπλοῦ φωτιστικοῦ σημείου (ἐνὸς ἢ περισσοτέρων λαμπτήρων ποὺ ἀνάβουν δύναμις καὶ σβήνονται δλες μαζί).

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:
- Τὸ φωτιστικὸ σημεῖο (ἔνα ἢ περισσότερα) (1)
- Ο διακόπτης περιστροφικὸς ἢ μὲ μοχλὸ (ἄνω - κάτω) (2)
- Ο διακλαδωτήρας (3)
- Οἱ ἀγωγοί (4).

2. Τὸ φωτιστικὸ σημεῖο συνδέεται μὲ τοὺς ἀγωγοὺς παροχῆς μὲ τὴν παρεμβολὴν ἐνὸς ἀπλοῦ διακόπτη, ὁ ὅποιος μπορεῖ νὰ είναι περιστροφικὸς ἢ νὰ λειτουργῇ μὲ μοχλὸ ἄνω - κάτω (τύπου τάμπλερ).

Στὸ σημεῖο συνδέεσεως τοῦ ἀγωγοῦ τροφοδοσίας μὲ τὸν ἀγωγὸ παροχῆς τοποθετεῖται ὁ διακλαδωτήρας (βλ. μονογραμμικὰ σχέδια).


Μὲ τὸ ἀνοιγμα τοῦ διακόπτη ὁ λαμπτήρας σθήνει, ἐνῶ μὲ τὸ κλείσιμο ἀνάβει.

β) Σχεδίαση (σχ. 4·2α).


Τὸ φωτιστικὸ σημεῖο, ὁ διακόπτης καὶ ὁ διακλαδωτήρας σχεδιάζονται μὲ τοὺς ἀντίστοιχους συμβολισμούς τους. Οἱ γραμμὲς ποὺ παριστάνουν τοὺς ἀγωγοὺς συνδέεσεως θὰ είναι μὲ τὸ ἔδιο πάχος, ἐνῶ οἱ γραμμὲς τοῦ δικτύου θὰ είναι παχύτερες ἀπὸ αὐτές. Στὸ σχῆμα 4·2α δίνονται:

- Τὰ κανονικὰ (πολυγραμμικὰ) σχέδια (α καὶ α').
- Τὰ μονογραμμικὰ (β καὶ β').

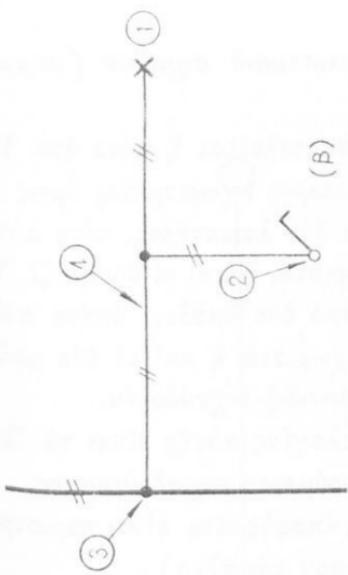
Σημείωση: Στὰ σχέδια δὲν φαίνονται οἱ διακλαδωτῆρες, γιατὶ στὴν πράξη, ὅπως είναι εύκολονό γετο, τὰ σημεῖα συνδέεσεως τῶν κλάδων τροφοδοσίας μὲ τοὺς ἀγωγοὺς παροχῆς θὰ είναι μαζὶ καὶ οἱ ἀντίστοιχες συνδέεσεις θὰ γίνωνται στοὺς διακλαδωτῆρες.




(β)

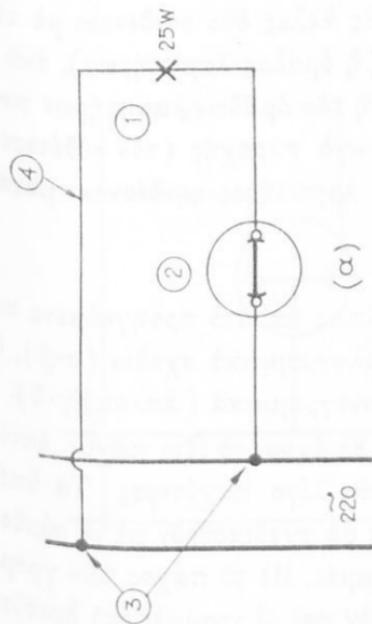

(α)

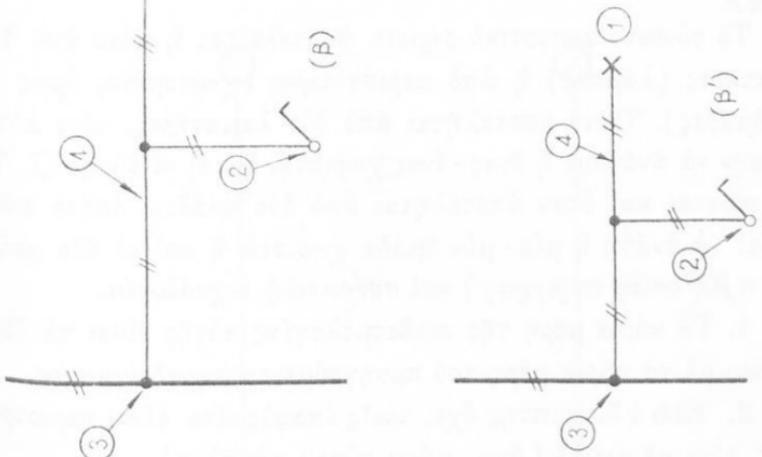

(β')

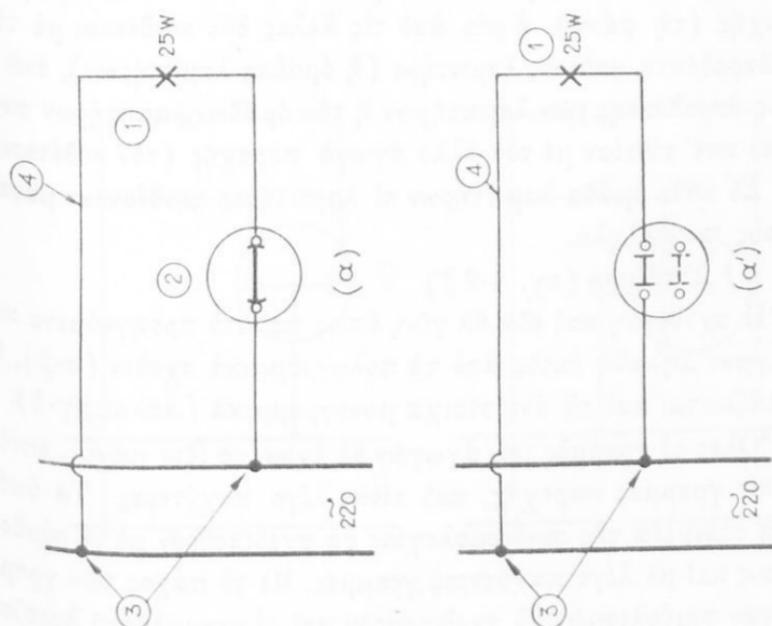

(α')

 $\Sigma N \cdot 4 \cdot 2 \alpha.$

Παράδειγμα 2ο.

Συνδεσμολογία σύνθετου φωτιστικοῦ σημείου (κομματέρο).

Τὸ σύνθετο φωτιστικὸ σημεῖο ἀποτελεῖται ἢ μόνο ἀπὸ δύο λαμπτήρες (λάμπες) ἢ ἀπὸ περισσότερες (χωρισμένες ὅμως σὲ δύο διμάδες). "Οταν ἀποτελήται ἀπὸ δύο λαμπτήρες, τότε αὐτοὶ μποροῦν νὰ ἀνάβουν ἢ ἔνας-ἔνας χωριστά, ἢ καὶ οἱ δύο μαζί. Τὸ ἕδιο γίνεται καὶ ὅταν ἀποτελήται ἀπὸ δύο διμάδες, διπότε πάλι μπορεῖ νὰ ἀνάβῃ ἡ μία-μία διμάδα χωριστὰ ἢ καὶ οἱ δύο μαζί.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κύρια μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι τὰ ἕδια περίπου μὲ τὰ κύρια μέρη τοῦ προγρούμενου παραδείγματος.

2. Ἐδῶ διακόπτης ἔχει τρεῖς ἐπαφές εἰτε εἰναι περιστροφικές, εἰτε μὲ μοχλὸ (ἄνω-κάτω τύπου τάμπλερ).



Ἡ μεσαία ἐπαφὴ συνδέεται μὲ τὸν ἔναν ἀπὸ τοὺς ἀγωγοὺς παροχῆς (τὴ φάση), ἡ μία ἀπὸ τὶς ἄλλες δύο συνδέεται μὲ τὸν ἔνα ἀκροδέκτη καθενὸς λαμπτήρα (ἢ διμάδας λαμπτήρων), ἐνῷ ἡ ἄλλης ἀκροδέκτης τῶν λαμπτήρων ἢ τῶν διμάδων λαμπτήρων συνδέεται κατ' εὐθείαν μὲ τὸν ἄλλο ἀγωγὸ παροχῆς (τὸν οὐδέτερο).

Σὲ κάθε διμάδα λαμπτήρων οἱ λαμπτήρες συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα.



β) Σχεδίαση (σχ. 4·2β).

Ἡ σχεδίαση καὶ ἐδῶ θὰ γίνη, ἐπως καὶ στὸ προγρούμενο παράδειγμα. Διγλασή ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πολυγραμμικὰ σχέδια (α - β), θὰ σχεδιάζωνται καὶ τὰ ἀντίστοιχα μονογραμμικὰ (γ - δ).

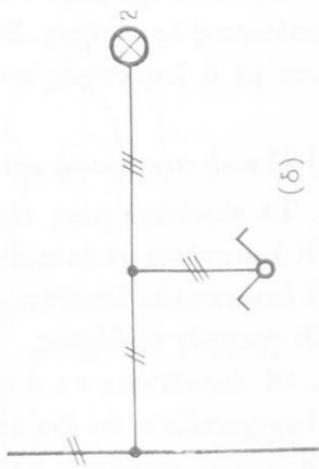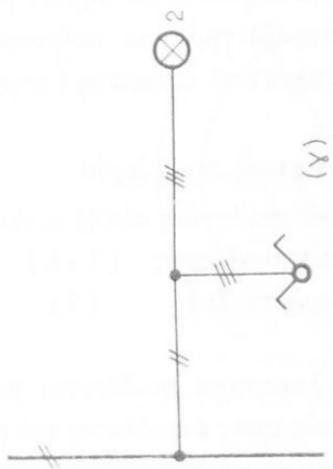"Ολες οι γραμμὲς τῶν ἀγωγῶν θὰ ἔχουν τὸ ἕδιο πάχος, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς γραμμὲς παροχῆς, ποὺ εἰναι λίγο παχύτερες. Τὰ διπόλοιπα στοιχεῖα τῆς συνδεσμολογίας θὰ σχεδιασθοῦν μὲ τὰ σύμβολα τους καὶ μὲ λίγο παχύτερες γραμμές. Μὲ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν τῶν συμβολῶν θὰ σχεδιασθοῦν καὶ οἱ γραμμὲς τοῦ δικτύου παροχῆς.



Σχ. 4·2 β.

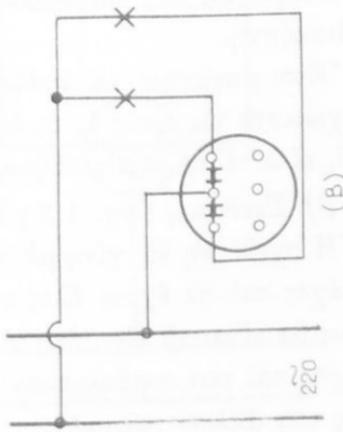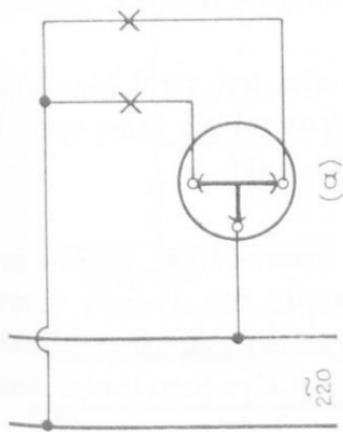

Παράδειγμα 3ο.

Συνδεσμολογία γιὰ πολύφωτα.

Πολύφωτο ὀνομάζεται ἔνα σύνθετο φωτιστικὸ σημεῖο μὲ δύο ή περισσότερους λαμπτήρες. Στὸ παράδειγμά μας παίρνομε ἔνα πολύφωτο μὲ 6 λαμπτήρες καὶ ἐπιλεκτικὸ διακόπτη (κομμιτάτερ).

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὗτῆς εἰναι:

— Οἱ λαμπτήρες μὲ τοὺς ἀγωγοὺς συνδέσεως (1 - 6)

— Οἱ ἐπιλεκτικὸς διακόπτης (κομμιτάτερ) (7)

— Οἱ γραμμὲς συνδέσεως.


2. Οἱ ἀκροδέκτες « α » κάθε λαμπτήρα συνδέονται μεταξύ τῶν καὶ σχηματίζουν τὸν ἔνα ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἀκροδέκτες τοῦ πολύφωτου, ὁ ὅποιος συνδέεται κατ' εὐθείαν μὲ τὸν οὐδέτερο ἀγωγὸ τῆς παροχῆς. Οἱ ἀκροδέκτες « β » συνδέονται ἀνὰ τρεῖς σὲ σχηματισμὸ ἀστέρα καὶ σχηματίζουν τοὺς δύο ἄλλους ἀκροδέκτες τοῦ πολύφωτου, ποὺ συνδέονται μὲ τοὺς δύο ἀκρινοὺς ἀκροδέκτες τοῦ διακόπτη.

Ἐτσι μποροῦμε νὰ ἀνάθωμε: εἴτε καὶ τὶς 6 λάμπες μαζί, εἴτε χωριστὰ τὶς τρεῖς 1, 3, 5 καὶ χωριστὰ τὶς ἄλλες τρεῖς 2, 4 καὶ 6, εἴτε τέλος νὰ τὶς σθήγνωμε ὅλες μαζί.

β) Σχεδίαση (σχ. 4.2 γ).

Ἡ σχεδίαση θὰ γίνη μὲ τοὺς γνωστούς μας συμβολισμούς. Τὸ πάχος ποὺ θὰ ἔχουν ὅλες οἱ γραμμὲς τῶν ἀγωγῶν τροφοδοτήσεως θὰ εἰναι τὸ ၂διο, ἐνῷ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν τοῦ δικτύου παροχῆς καὶ τῶν συμβολισμῶν θὰ εἰναι λίγο μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ πάχος τῶν ἄλλων γραμμῶν.

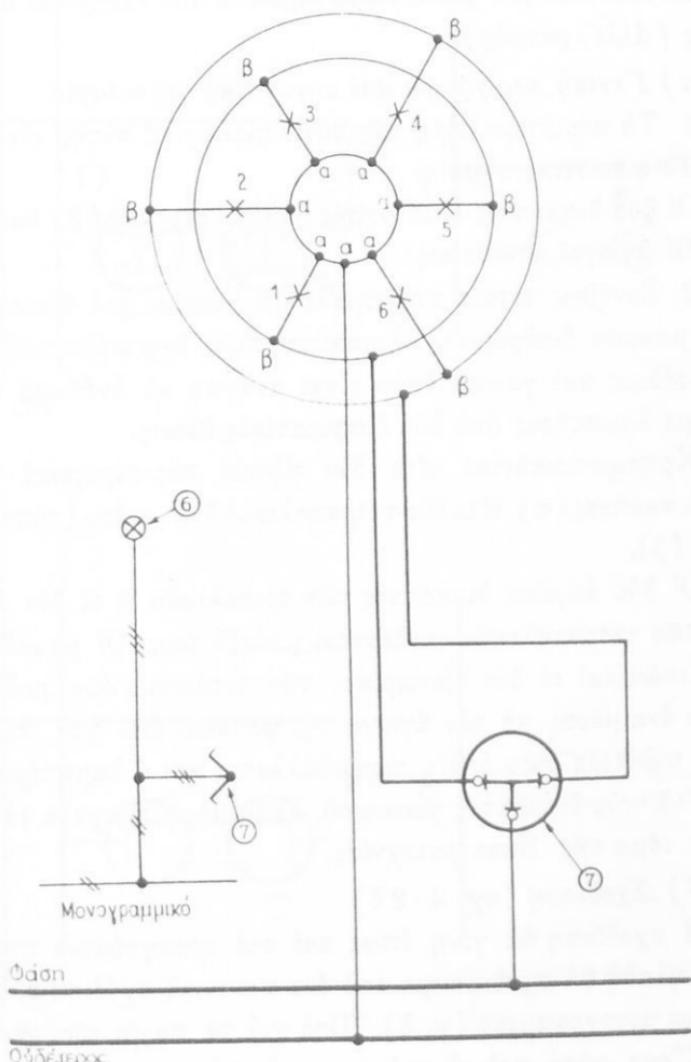Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κανονικὸ σχέδιο (α) συνήθως γίνεται καὶ ἔνα μονογραμμικό, στὸ ὅποιο, ὅπως ξέρομε, ἀπλουστεύεται ἡ παράσταση τῆς συνδεσμολογίας.



Σχ. 4·2 γ.

Παράδειγμα 4ο.

Συνδεσμολογία φωτιστικοῦ σημείου ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ δύο θέσεις (ἄλλε - ρετούρ).

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:
- Τὸ φωτιστικὸ σημεῖο (1)
- Οἱ δύο διακόπτες ἐπιστροφῆς (ἄλλε - ρετούρ) (2) καὶ (3)
- Οἱ ἀγωγοὶ συγδέσεως.

2. Συνήθως τέτοια συνδεσμολογία γίνεται γιὰ ήλεκτροφωτισμὸ μακρῶν διαδρόμων, κλιμακοστασίων, δωματίων ποὺ ἔχουν δύο εἰσόδους καὶ γενικὰ ὅπου εἰναι ἀνάγκη ἡ ἀνάθυμε καὶ νὰ σερήνωμε λαμπτήρες ἀπὸ δύο διαφορετικὲς θέσεις.


Χρησιμοποιοῦνται εἴτε δύο εἰδικοὶ περιστροφικοὶ τριπολικοὶ διακόπτες (α), εἴτε δύο τετραπολικοὶ ἄνω - κάτω (τύπου τάμπλερ) (β).

Οἱ δύο ἀκρινοὶ διακόπτες τῶν τριπολικῶν ἢ οἱ δύο ἐσωτερικοὶ τῶν τετραπολικῶν συνδέονται μεταξύ τους. Οἱ μεσαῖοι τῶν τριπολικῶν καὶ οἱ δύο ἐξωτερικοὶ τῶν τετραπολικῶν συνδέονται ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος μὲ τὸν ἀγωγὸ τῆς φάσεως, ἐνῶ ἀπὸ τὸν ἄλλο μὲ τὸν οὐδέτερο στὸν ὅποιο παρεμβάλλεται καὶ δ λαμπτήρας.

Γιὰ τοὺς διακόπτες φωτισμοῦ, λεπτομερὴ στοιχεῖα θὰ βρῆτε στὸ 4ο τόμο τῆς Ἡλεκτροτεχνίας.

β) Σχεδίαση (σχ. 4·2δ).

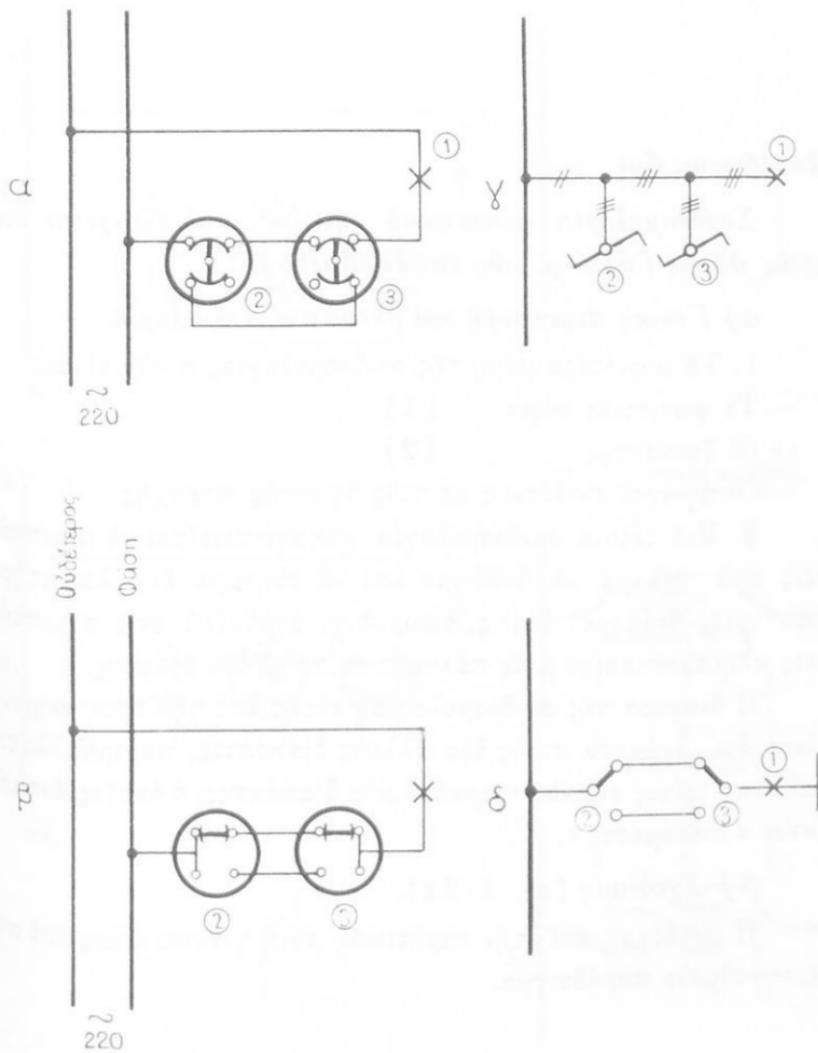Ἡ σχεδίαση θὰ γίνη ὅπως καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα. Δηλαδὴ θὰ σχεδιάσωμε ἀπὸ ἕνα κανονικὸ σχέδιο (α, β) καὶ ἀπὸ ἕνα μονογραμμικὸ (γ, δ). "Οσο γιὰ τὰ πάχη τῶν γραμμῶν ἑφαρμόζομε αὐτὰ ποὺ ἀναφέραιμε καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα (σχ. 4·2 γ).



Σχ. 4·2 δ.

Παράδειγμα 5ο.

Συνδεσμολογία φωτιστικοῦ σημείου, ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τρεῖς θέσεις (ἄλλε-ρετούρ καὶ ἐνδιάμεσο).

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἶναι:

— Τὸ φωτιστικὸ σῶμα (1)

— Οἱ διακόπτες (2)


— Οἱ ἀγωγοὶ συνδέσεως μὲ τοὺς ἀγωγοὺς παροχῆς.

2. Μὶα τέτοια συνδεσμολογία χρησιμοποιεῖται σὲ περιπτώσεις ποὺ θέλομε νὰ ἀνάθωμε καὶ νὰ σεβήγωμε ἔνα λαμπτήρα ἀπὸ τρεῖς διάφορες θέσεις, ὅπως π.χ. συμβαίνει στὶς περιπτώσεις κλιμακοστασίου μιᾶς πολυκατοικίας μὲ δύο δρόφους.

Ἡ διαφορὰ τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς ἀπὸ τὴν προηγούμενη εἶναι ὅτι, ἀνάμεσα στοὺς δύο ἄλλους διακόπτες, παρειθάλλεται καὶ ἔνας τρίτος εἰδικὸς τετραπολικὸς διακόπτης, ὁ διοῖς διοράζεται «ἐνδιάμεσος».

β) Σχεδίαση (σχ. 4·2 ε).

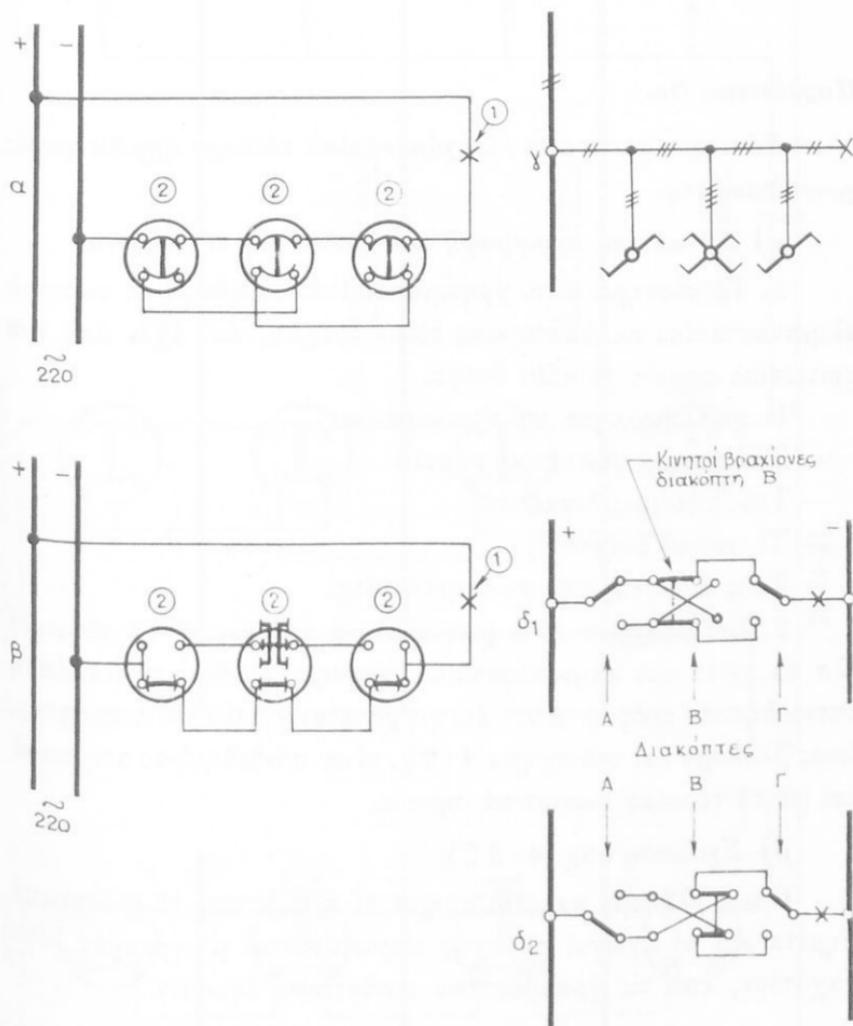Ἡ σχεδίαση καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ γίνεται ὅπως καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα.



Σχ. 4·2 ε.

Παράδειγμα 6ο.

Σύστημα φωτισμοῦ ἐλεγχόμενο ἀπὸ τέσσερα σημεῖα χωρὶς χρονοδιακόπτη.

α) Συνοπτικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὸ σύστημα αὐτὸν χρησιμοποιεῖται συνήθως γιὰ φωτισμὸν κλιμακοστασίου πολυκατοικίας τριῶν δρόφων, ποὺ ἔχει ἀπὸ ἑνα φωτιστικὸν σημεῖο σὲ κάθε δρόφο.

Ἡ συνδεσμολογία του περιλαμβάνει :

- Τὰ τέσσερα φωτιστικὰ σημεῖα
- Τοὺς τέσσερις διακόπτες
- Τὸ γενικὸν διακόπτη
- Τοὺς ἀγωγοὺς τῆς συνδεσμολογίας.


2. Στὸ σύστημα αὐτὸν μποροῦμε νὰ ἀνάθωμε ἢ νὰ σεήγωμε ὅλα τὰ φῶτα τοῦ κλιμακοστασίου, χρησιμοποιώντας τὸ διακόπτη δοποὶ ουδέποτε δρόφου. Αὐτὸν ἐπιτυγχάνεται γιατὶ κάθε διακόπτης, ὅπως βλέποιε καὶ στὸ σχῆμα 4·2 ζ, εἶναι συνδεδεμένος στὴ σειρὰ καὶ μὲ τὰ τέσσερα φωτιστικὰ σημεῖα.

β) Σχεδίαση (σχ. 4·2 ζ).

Οπως βλέποιε καὶ στὸ σχῆμα οἱ διακόπτες, τὰ φωτιστικὰ σημεῖα καὶ οἱ ἀγωγοὶ παροχής παριστάνονται μὲ γραμμὲς λίγο παχύτερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν συνδετικῶν ἀγωγῶν.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ περιστοσφικοί

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ μονάδων

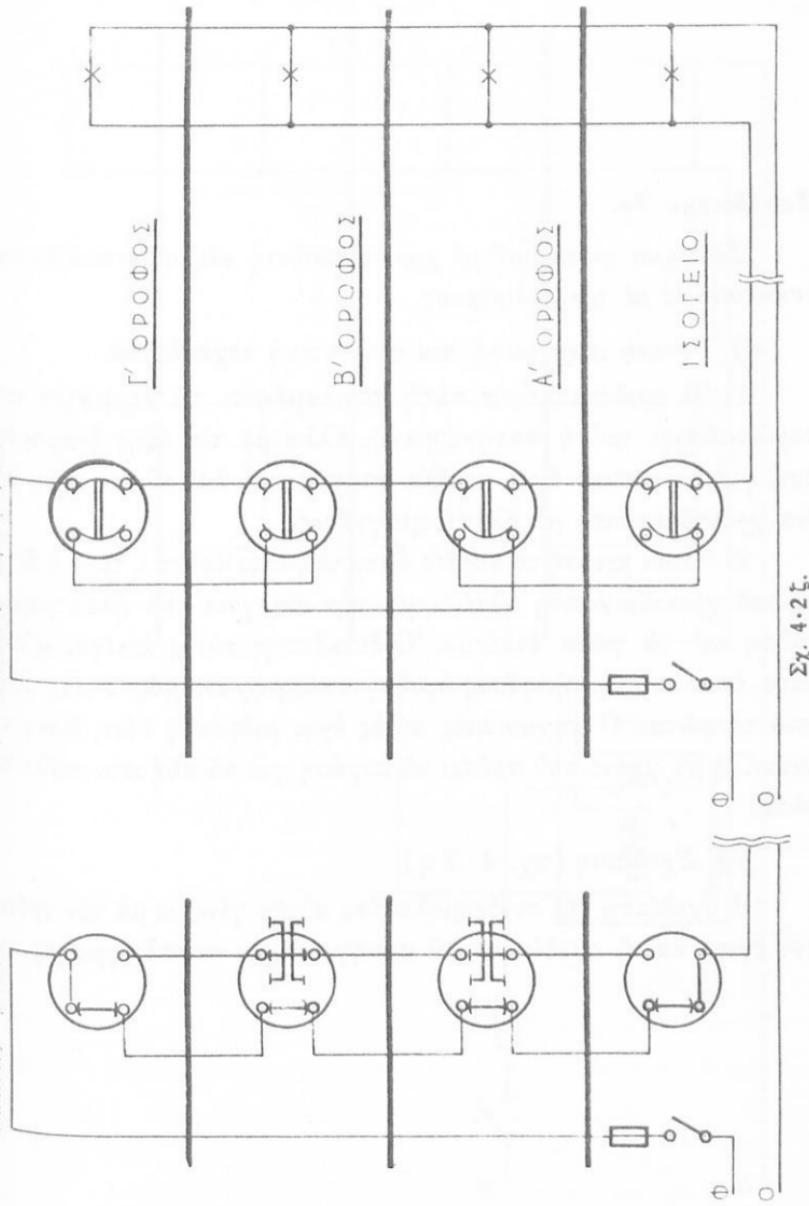

Σχ. 4·2 ξ.

Παράδειγμα 7ο.

Σύστημα φωτισμοῦ μὲ χρονοδιαικόπτη κλιμακοστασίου πολυκατοικίας μὲ τρεῖς δρόφους.


a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Ἡ συνδεσμολογία αὐτὴ περιλαμβάνει τὰ κοιμάτια πολυκατοικίας καὶ ἡ προηγούμενη, ἀλλὰ μὲ τὶς ἔξης διαφορές: ἀντὶ γιὰ διακόπτες ἔχει κομβία ἐπαφῆς καὶ ἐπὶ πλέον ἔχει καὶ ἕνα χρονοδιαικόπτη μὲ ἡλεκτρομαγνήτες.

2. "Οταν πιεσθῇ τὸ κομβίο ὅποιουδήποτε δρόφου, τέτε τῇ ἐπαφῇ τοῦ χρονοδιαικόπτη κλείνει μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ ἡλεκτρομαγνήτη καὶ τὰ φῶτα ἀνάβουν. Ο διακόπτης αὐτὸς ἀνοίγει αὐτόματα, ὅταν λειτουργήσῃ ἔνας ὠρολογιακὸς μηχανισμός, ὅπότε σθήνοιν τὰ φῶτα. Ο μηχανισμὸς αὐτὸς ἔχει ρυθμισθῆ ἔτσι, ὥστε νὰ κανονίζῃ τὸ χρόνο ποὺ πρέπει νὰ περάσῃ γιὰ νὰ σθήσουν πάλι τὰ φῶτα.

β) Σχεδίαση (σχ. 4·2η).

Ἡ σχεδίαση τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς γίνεται μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔγινε καὶ ἡ σχεδίαση τοῦ προηγούμενου παραδείγματος.

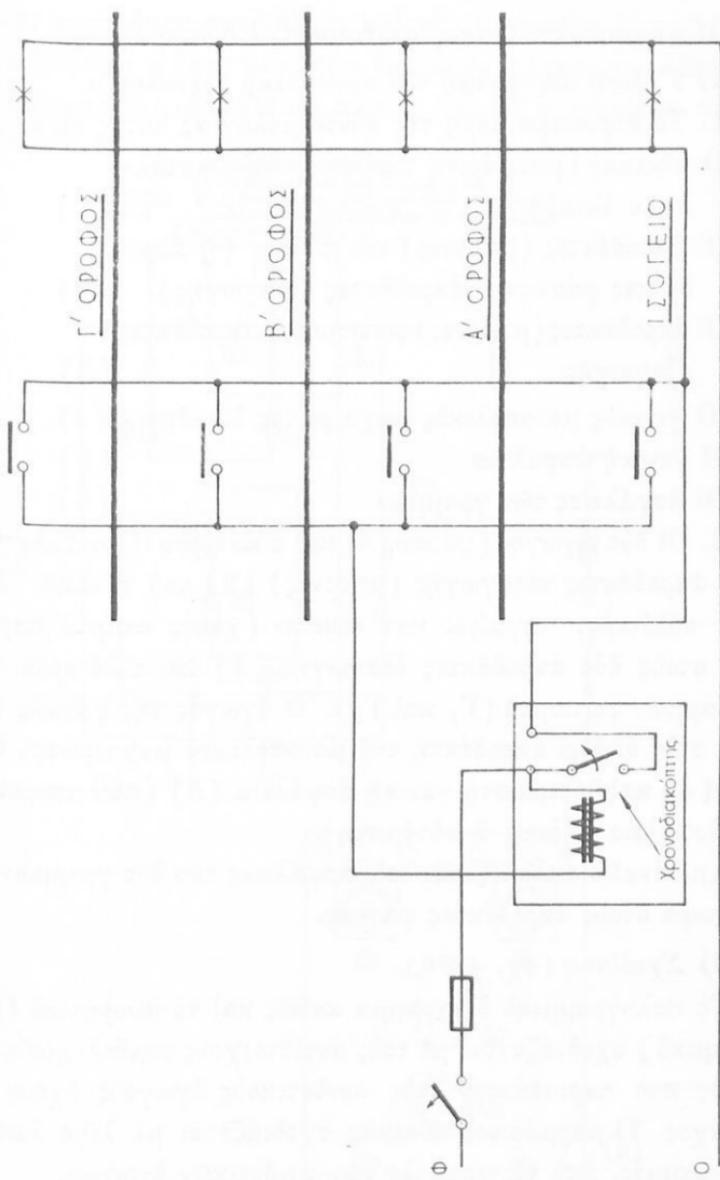 $\Sigma\chi: 4 \cdot 2 \eta$

Παράδειγμα 8ο.

Μονοφασικὸς πίνακας φωτισμοῦ μὲ δύο γραμμές.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὗτῆς εἰναι:

— Ο πίνακας (μαρμάρινη πλάκα ἢ ἄλλο κατάλληλο ὄντικό)

(1)

— Οἱ ἀκροδέκτες (μπόρνες) τοῦ πίνακα (ἢ ἀκροδέκτες φάσεων ἢ ἀκροδέκτες εἰσαγωγῆς)

(2)

— Οἱ ἀκροδέκτες (μπόρνες) φωτισμοῦ ἢ ἀκροδέκτες εἰσαγωγῆς

(3)

— Ο γενικὸς μονοπολικὸς μαχαιρωτὸς διακόπτης

(4)

— Η γενικὴ ἀσφάλεια

(5)

— Οἱ ἀσφάλειες τῶν γραμμῶν

(6).

2. Οἱ δύο ἀγωγοὶ (φάσεως Φ καὶ οὐδέτερου 0) καταλήγουν στοὺς ἀκροδέκτες εἰσαγωγῆς (μπόρνες) (2) τοῦ πίνακα. Ἀπὸ ἐκεῖ ὁ οὐδέτερος πηγαίνει κατ' εὐθείαν (χωρὶς καμπία παρεμβολὴ) στοὺς δύο ἀκροδέκτες εἰσαγωγῆς (3) τοῦ οὐδέτερου τῶν δύο γραμμῶν φωτισμοῦ (Γ_1 καὶ Γ_2). Ο ἀγωγὸς τῆς φάσεως πηγαίνει στὸν ἐπάνω ἀκροδέκτη τοῦ μονοπολικοῦ μαχαιρωτοῦ διακόπτη (4) καὶ μετερα στὴν γενικὴ ἀσφάλεια (5) (ποὺ μπορεῖ νὰ εἰναι ἀσφάλεια τύξεως ἢ αὐτόματη).

Απὸ ἐκεῖ διακλαδίζεται στὶς ἀσφάλειες τῶν δύο γραμμῶν (6) καὶ μετερα στοὺς ἀκροδέκτες φάσεως.



β) Σχεδίαση (σχ. 4·2 θ).

Τὸ πολυγραμμικὸ διάγραμμα καθὼς καὶ τὸ θεωρητικὸ (μονογραμμικὸ) σχεδιάζονται μὲ τοὺς ἀντίστοιχους συμβολισμούς. Οἱ γραμμὲς ποὺ παριστάνουν τοὺς συνδετικοὺς ἀγωγοὺς ἔχουν τὸ ἕδιο πάχος. Ο μαρμάρινος πίνακας σχεδιάζεται μὲ λίγο λεπτότερες γραμμές, ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν συνδετικῶν ἀγωγῶν.

Σημείωση: Στὸ σχῆμα 4·2 θ δίνεται ἡ ἀπίσθια ὅψη τοῦ

πίνακα (α), μὲ τὴν ὅποια δίνεται καὶ ὅλη ἡ συνδεσμολογία. Πολλές φορὲς ὅμως σχεδιάζομε καὶ τὴν ἐμπρόσθια ὅψη (β), στὴν ὅποια δρίζεται ἡ θέση μόνο τῶν διαφόρων γλεκτρικῶν ἔξαρτημάτων (διακοπτῶν, ἀσφαλειῶν .κλπ.), πών θὰ στερεωθοῦν πάνω σ' αὐτόν.

?Ακροδέκτες οὐδέτερου
(ὅπτην πραγματικότητα ὑπάρχει μόνο
ἐνας ακροδέκτης οὐδέτερου πάνω στὸν ὅποιο
συνδέονται οἱ οὐδέτεροι θῶν τῶν κυκλωμάτων

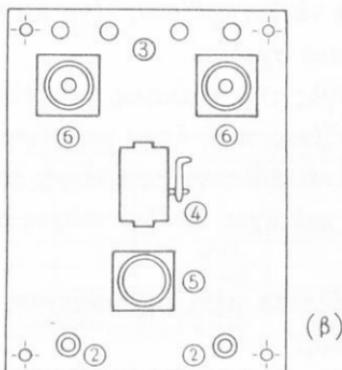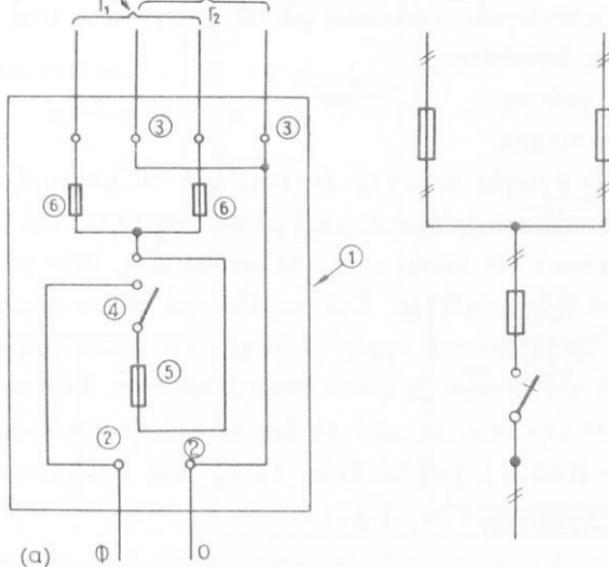

Σχ. 4.2 θ.

Παράδειγμα Θο.

Σχέδιο ήλεκτρικής έγκαταστάσεως φωτισμοῦ διαμερίσματος πολυκατοικίας.

a) Συνοπτική περιγραφή καὶ συνοπτική τεχνολογία.

1. Τὸ σχέδιο αὐτὸ περιλαμβάνει :

- Τὰ φωτιστικὰ σώματα
- Τοὺς ἀγωγοὺς συνδέσεως μὲ τὶς σωληνώσεις τους
- Τοὺς διακόπτες
- Τὴ γείωση
- Τὸν πίνακα.

2. Ο ἀγωγὸς παροχῆς ἔρχεται ἀπὸ τὸ μετρητὴ (ήλεκτρον καὶ γνώμονα), ποὺ βρίσκεται μαζὶ μὲ τοὺς μετρητὲς καὶ τῶν ἄλλων διαμερίσμάτων στὸ ὑπόγειο τῆς πολυκατοικίας, στὸν πίνακα διανομῆς τοῦ διαμερίσματος. Στὸ παράδειγμα μας ὁ πίνακας αὐτὸς διανομῆς βρίσκεται στὸ δρόφις (ἢ μικρὸ χώλ) τοῦ διαμερίσματος.

Απὸ τὸν πίνακα ξεκινοῦν δύο κυκλώματα. Τὸ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τροφοδοτεῖ τὴν κουζίνα καὶ τὸ δωμάτιο διαμονῆς ἢ καθημερινὸ (Living - Room), ἐνῷ τὸ ἄλλο ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους χώρους.

β) Σχεδίαση (σχ. 4.2.).



Ολες οἱ γραμμὲς ποὺ παριστάνουν ἀγωγοὺς γίνονται ισόπαχες καὶ, γιὰ νὰ ξεχωρίζουν, λίγο παχύτερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ σχεδίου.

Ο ἀγωγὸς τῆς γείωσεως ποὺ συνδέει τὸ ρευματοδότη (πρίζα) τῆς κουζίνας, πού, ὅπως μαθαίνομε ἀπὸ τὴν Ἡλεκτροτεχνία, πρέπει νὰ είναι πάντοτε γειωμένος, παριστάνεται μὲ διακεκομένη γραμμή, καὶ ἔχει τὸ ίδιο πάχος μὲ τὶς γραμμὲς τῶν ἄλλων ἀγωγῶν.

Τὰ ὑπόλοιπα μέρη σχεδιάζονται μὲ τοὺς ἀντίστοιχους συμβολισμούς τους.

Τὸ σχέδιο συμπληρώνεται μὲ τὸν πίνακα διανομῆς καὶ ἀν-

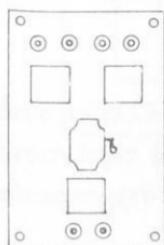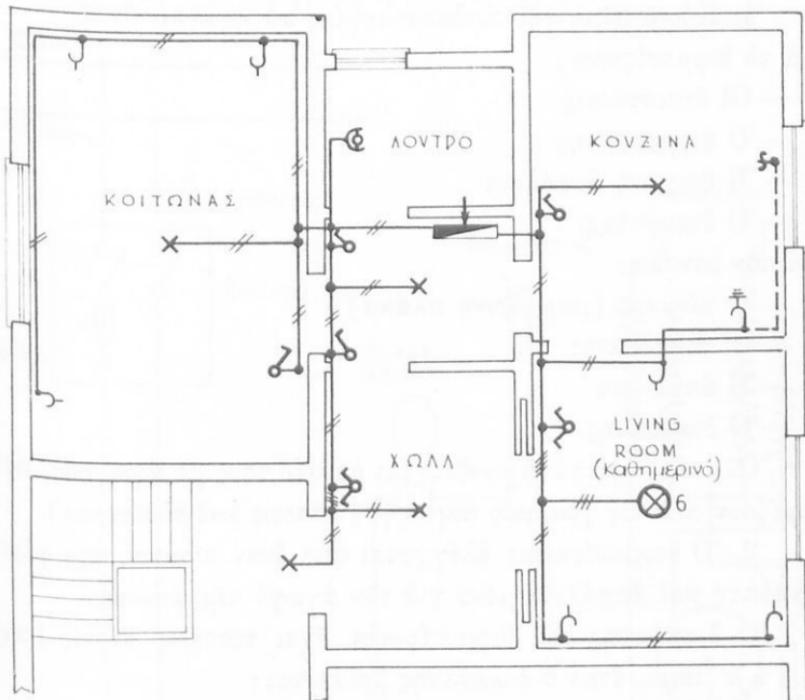τίστοιχος υπόλιμνημα. Πολλές φορές ύπαρχουν και μερικές διδηγγίες για τὰ χαρακτηριστικά τῶν ἀγωγῶν, τὸ εἶδος τῶν φωτιστικῶν συμβέβηται κ.λ.π.



ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κ...		ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
		Υπογραφή	Ημερομ.
		Ι.Μελ.	
		Ι.Εσχεδ.	
Αριθ.	Υπογραφή	Μετρ.	Ηλεγχ.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ			Ενεκρ.

Σχ. 4·2·1.

Παράδειγμα 10ο.

Ἐσωτερικὴ συνδεσμολογία θερμοσίφωνα.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Κύρια μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὗτῆς εἰναι:

Γιὰ τὸ θερμοσίφωνα:

- Οἱ ἀντιστάσεις
- Ο θερμοστάτης
- Ἡ θερμικὴ ἀσφάλεια
- Ο διακόπτης.

Γιὰ τὸν πίνακα:

- Ο πίνακας (μαρμάρινη πλάκα)
- Οἱ ἀκροδέκτες
- Ἡ ἀσφάλεια
- Ο διακόπτης.

Ολα τὰ παραπάνω συνδέονται μεταξύ τους μὲ ἀγωγούς, ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ τὶς γραμμὲς παροχῆς (φάσεως καὶ οὐδέτερου).

2. Ο θερμοσίφωνας ἐλέγχεται ἀπὸ ἕναν πίνακα, ποὺ φέρει διακόπτη καὶ ἀσφάλεια μόνο γιὰ τὸν ἀγωγὸ τῆς φάσεως.

Ο διακόπτης τοῦ θερμοσίφωνα ἔχει τέσσερις θέσεις (σχ. 4.2 κ). "Ετσι, ὅταν ὁ διακόπτης βρίσκεται:


στὴ θέση 0, ὁ θερμοσίφωνας εἶναι ἐκτὸς λειτουργίας,
 στὴ θέση 1, οἱ δύο ἀντιστάσεις εἶναι στὴ σειρά,
 στὴ θέση 2, ἐργάζεται μόνο ἡ ἀντίσταση 2, καὶ
 στὴ θέση 3, οἱ δύο ἀντιστάσεις βρίσκονται σὲ παράλληλη σύνδεση.

Ἡ θερμικὴ ἀσφάλεια συνδέεται στὴ σειρὰ μὲ τὶς ἀντιστάσεις καὶ ἔχει σκοπὸ νὰ διακόπτῃ τὸ ρεῦμα, ὅταν ἡ θερμοκρασία στὸ θερμοσίφωνα φθάσῃ ἔνα δρισμένο δριο.

β) Σχεδίαση (σχ. 4.2 κ).

Οἱ ἀντιστάσεις, οἱ διακόπτες κλπ. σχεδιάζονται μὲ τὰς συμβολισμούς τους, ὅπως φαίνεται καὶ στὸ σχήμα 4.2 κ.

Οι συνδετικοί άγωγοι παριστάνονται όλοι με τὸ ἔδιο πάχος γραμμῶν, ἐνώ τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα τῆς συνδεσμολογίας παριστάνονται μὲ τοὺς ἀντίστοιχους συμβολισμοὺς καὶ μὲ γραμμὲς λίγῳ παχύτερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν ἀγωγῶν.

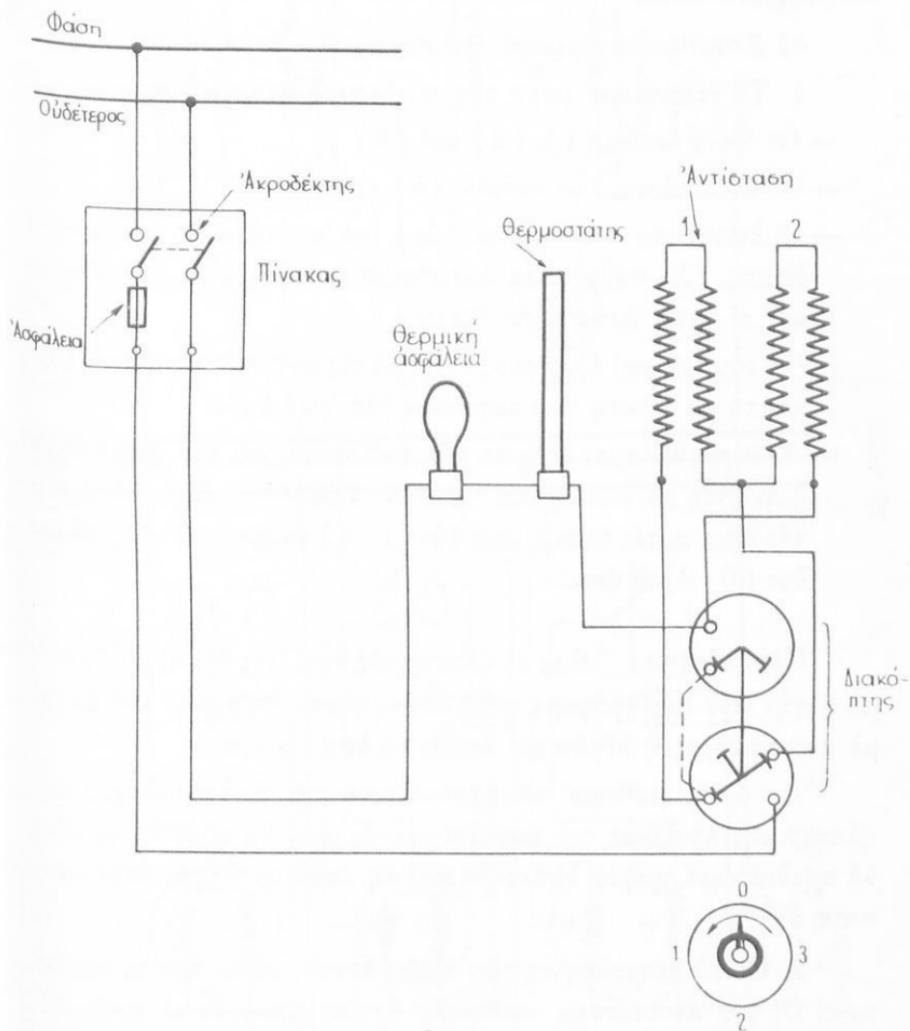

Σχ. 4.2 x.

Παράδειγμα 11ο.

Έσωτερη συνδεσμολογία ήλεκτρικοῦ μαγειρείου (κουζίνας) μὲ τρεῖς έστίες (μάτια), μὲ έσχάρα (γκρίζ), μὲ φούρο καὶ θερμοθάλαμο.


a) Σύντομη περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:
 - Οἱ τρεῖς έστίες (1), (2) καὶ (3)
 - Οἱ ἀντιστάσεις τῶν έστιῶν, (α) καὶ (β)
 - Οἱ διακόπτες τῶν έστιῶν (Δε), μὲ τὶς τέσσερις θέσεις τοῦ δείκτη. (Σὲ κάθε έστία ἀντιστοιχεῖναι ἀπὸ ἕνας διακόπτης καὶ οἱ τρεῖς ὅμιλοι εἰναι: ὅμιλοι).
 - Η ἔσχάρα καὶ ὁ φούρος (Ε), μὲ τὶς ἀντιστάσεις καὶ τὸ διακόπτη μὲ δείκτη τῶν τεσσάρων θέσεων (Δφ).
 - Ο θερμοθάλαμος (Θ), μὲ μία ἀντίσταση καὶ τὸν ἀντίστοιχο διακόπτη μὲ δείκτη ἐπίσης τῶν 4 θέσεων (Δθ). Απὸ τὶς τέσσερις αὐτές θέσεις στὶς δύο (1 - 1) ἀνάβει καὶ στὶς ἄλλες δύο (0 - 0) σθήνει.

Παρατήρηση: "Ολες οι ηλεκτρικές κουζίνες δὲν εἰναι ὅμιλοιες μὲ αὐτὴν ποὺ περιγράφομε παραπάνω, γιατὶ υπάρχουν καὶ ἄλλες μὲ περισσότερες ἢ λιγότερες έστίες (μάτια) κ.λ.π.

"Αν ὅμιλος μάθωμε νὰ σχεδιάζωμε τὴ συνδεσμολογία τῆς ηλεκτρικῆς κουζίνας τοῦ παραδείγματός μας, θὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ σχεδιάσωμε χωρὶς δυσκολία καὶ τὴ συνδεσμολογία δποιασδήποτε ἄλλης.

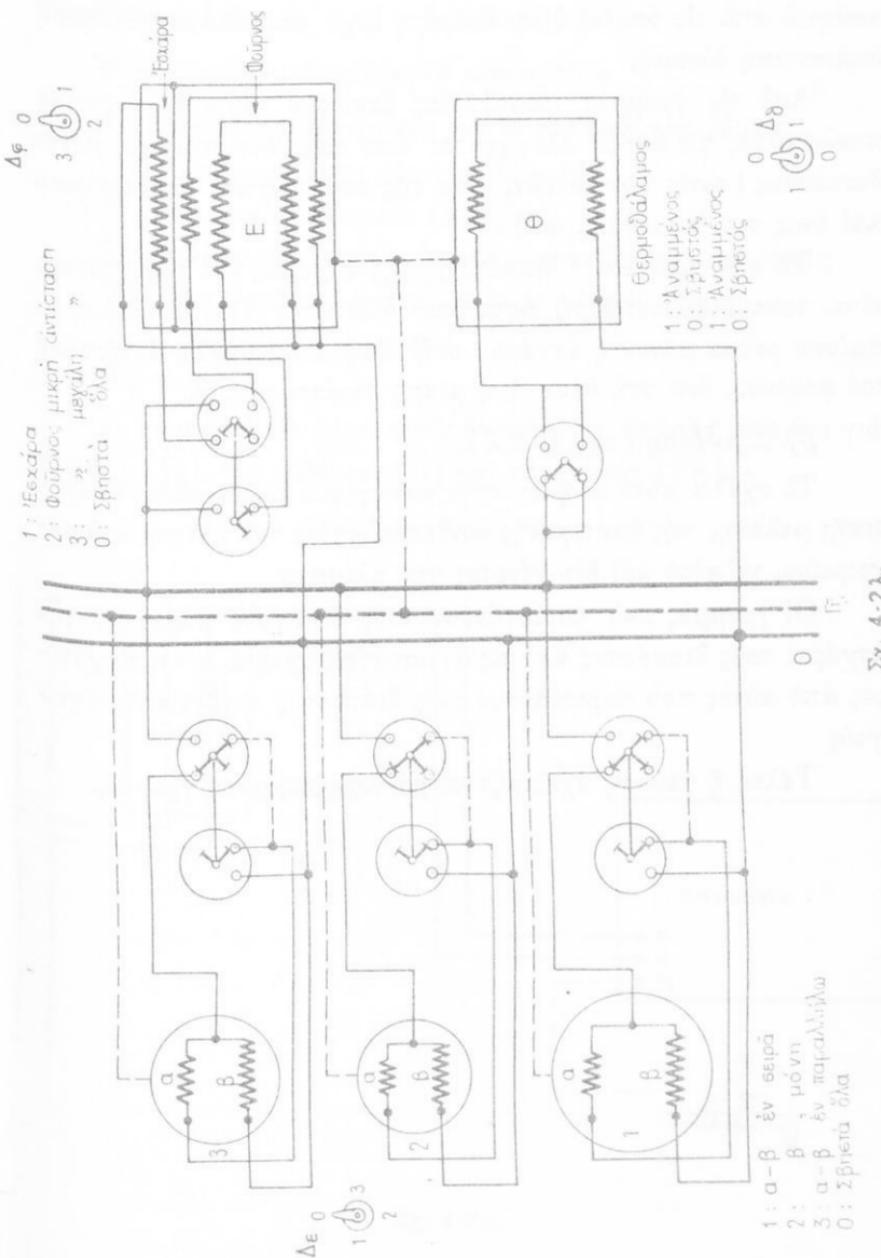2. Οἱ συνδεσμολογίες τῶν τριῶν έστιῶν εἰναι ὅμιλοιες μεταξύ τους. Οἱ δύο ἀντιστάσεις καθεμιᾶς έστίας μποροῦν νὰ συνδεθοῦν μὲ τὸν ἀντίστοιχο διακόπτη εἴτε στὴ σειρά, εἴτε παράλληλα, εἴτε καὶ μὰ - μιά. "Ετοι σχηματίζεται ἕνα σύστημα μὲ τρεῖς βαθμίδες,



καθεμιὰ ἀπὸ τὶς ὅποιες δίνει διάφορη ἴσχὺ καὶ συνεπῶς διάφορη θερμαντικὴ δύναμη.

Απὸ τὶς γραμμὲς τροφοδοσίας ἔκεινοι πέντε διαφορετικὰ κύκλωματα, τὰ ὅποια ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς ἀντίστοιχους πέντε διακόπτες (τρεῖς τῶν ἐστιῶν, ἕνας τῆς ἐσχάρας καὶ τοῦ φούρνου καὶ ἕνας τοῦ θερμοθάλαμου).

Τὸ κύκλωμα καὶ ὁ διακόπτης τῆς ἐσχάρας καὶ τοῦ φούρνου εἶναι τοποθετημένοι ἔτσι, ὥστε ὅταν ὁ δείκτης είναι στὴ θέση 1, παίρνει ρεῦμα μόνον τῇ ἐσχάρᾳ, στὴ θέση 2 ἡ μεγάλη ἀντίσταση τοῦ φούρνου, ἐνῷ στὴ θέση 3 τῇ μικρῇ ἀντίστασή του.

β) Σχεδίαση (σχ. 4·2λ).

Τὸ σχέδιο αὐτὸ ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν σχεδίων θεωρητικῆς μελέτης τῆς ἐσωτερικῆς συνδεσμολογίας τοῦ ἡλεκτρικοῦ μαγειρείου, γι' αὐτὸ καὶ δὲν γίνεται ὑπὸ κλήμακα.

Οἱ γραμμὲς ποὺ παριστάνουν τοὺς ἀγωγοὺς παροχῆς, τὴν ἐσχάρα, τοὺς διακόπτες καὶ τὶς ἀντιστάσεις σχεδιάζονται παχύτερες ἀπὸ αὐτές ποὺ παριστάνουν τοὺς διάφορους συνδετικοὺς ἀγωγούς.

Τέλος τῇ γείωσῃ σχεδιάζεται μὲ διακεκομμένη γραμμή.

Παράδειγμα 12ο.


Έξωτερη συνδεσμολογία μαγειρείου.

a) Συνοπτική περιγραφή και συνοπτική τεχνολογία.

1. Η συνδεσμολογία αύτη περιλαμβάνει:

- Τὸ γῆλεκτρικὸ μαγειρεῖο (κουζίνα)
- Τὸν πίνακα τοῦ μαγειρείου μὲ τὸν ἀντίστοιχο διακόπτη
- Τὴν ἀσφάλειά του καὶ τὸν ἐνδεικτικὸ λαμπτήρα
- Τοὺς συνδετικοὺς ἀγωγούς
- Τὴν γείωση.

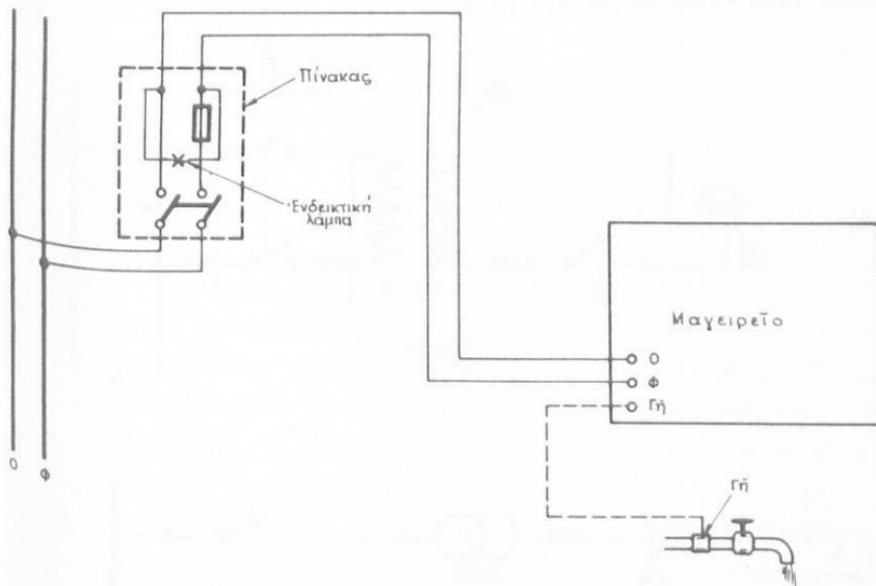2. Τὸ μαγειρεῖο φέρει τρεῖς ἀκροδέκτες, δηλαδὴ ἀπὸ ἕνα γιὰ τὴν φάση (Φ), τὸν οὐδέτερο (0) καὶ τὴν γείωση ($\Gamma\bar{\eta}$).



Σχ. 4·2 μ.

Στὸν ἀγωγὸν φάσεως παρεμβάλλεται πάντοτε διακόπτης καὶ ἀσφάλεια, ποὺ τοποθετοῦνται εἴτε στὸ γενικὸν πίνακα τῆς κατοικίας, εἴτε σὲ ἰδιαίτερο μικρὸν πίνακα τοῦ μαγειρέου.

Συνήθως, παράλληλα πρὸς τὴν σύνδεση τοῦ μαγειρέου καὶ ἀμέσως μετὰ τὸ διακόπτη καὶ τὴν ἀσφάλεια, τοποθετεῖται ἕνας ἐνδεικτικὸς λαμπτήρας.

β) Σχεδίαση (σχ. 4·2 μ.).

Ἡ συνδεσμολογία αὐτὴ εἶναι πολὺ ἀπλή, ὅπως καὶ ἡ ἀντίστοιχη σχεδίασή της.

Τοὺς διακόπτες καὶ τὴν ἀσφάλεια παριστάνομε μὲ τοὺς ἀντίστοιχους συμβολισμούς. Τὸ πάχος τῶν γραμμῶν τοὺς εἶναι ἵσο μὲ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν ποὺ παριστάνουν τοὺς ἀγωγούς παραχῆς καὶ μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν ποὺ παριστάνουν τοὺς συνδετικούς ἀγωγούς.

4·3 Ήλεκτρικές έγκαταστάσεις άσθενών ρευμάτων - Παραδείγματα.



Παράδειγμα 1ο.

Συνδεσμολογία άπλοῦ κουδουνιοῦ ποὺ τροφοδοτεῖται άπό μετασχηματιστή.

a) Γενική περιγραφή καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

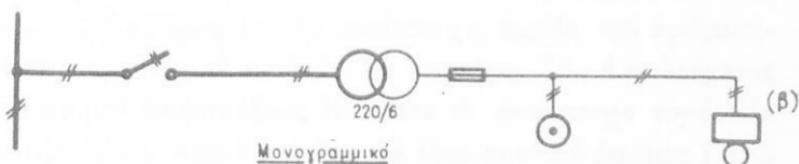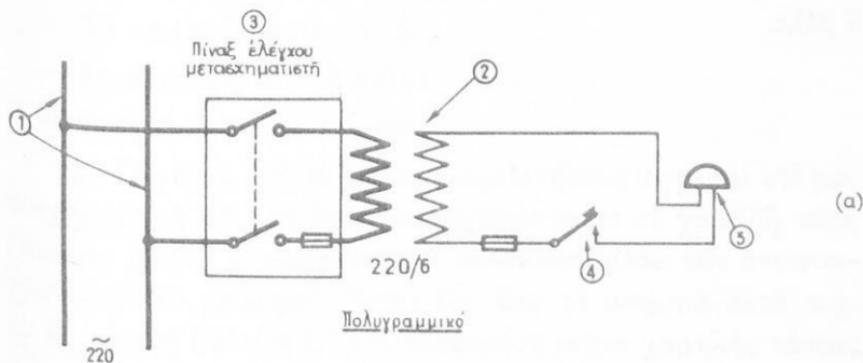1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:

- Ἡ γραμμὴ παροχῆς (1)
- Ο μετασχηματιστής (2)
- Ο πίνακας ἐλέγχου τοῦ μετασχηματιστή
μὲ τὸν διακόπτη καὶ τὴν ἀσφάλεια (3)
- Τὸ κουτίπι (κομβός) χειρισμοῦ (4)
- Τὸ κουδούνι: (5).



Σχ. 4·3 α.

2. Άπο τὴ γραμμὴ παροχῆς ἔεκινα μιὰ διπολικὴ γραμμή, ἢ ὅποια τροφοδοτεῖ, μέσω τοῦ διακόπτη καὶ τῆς ἀντίστοιχης ἀσφάλειας, τὸ πρωτεῦον κύκλωμα τοῦ μετασχηματιστῆ τάσεως.

Ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ κουδούνι συνδέεται σὲ σειρὰ τὸ κουμπὶ χειρισμοῦ. "Οταν τὸ κουμπὶ εἶναι ἀνοικτό, τὸ κύκλωμα εἶναι διακεκομένο καὶ τὸ κουδούνι δὲν λειτουργεῖ. "Οταν πιέσωμε τὸ κουμπί, κλείνει τὸ κύκλωμα καὶ τότε τὸ κουδούνι λειτουργεῖ.

β) Σχεδίαση (σχ. 4·3 α).

Μποροῦμε νὰ κάνωμε τὸ σχέδιο αὐτὸ κατὰ δύο τρόπους: πολυγραμμικὸ (α) ἢ μονογραμμικὸ (β).

Καὶ στὶς δύο ὅμως περιπτώσεις οἱ ἀγωγοί, ποὺ διαρρέονται ἀπὸ ρεῦμα μὲ τάση 220 βέλτ, παριστάνονται μὲ γραμμές, ποὺ ἔχουν μεγαλύτερο πάχος ἀπὸ τὶς ἄλλες γραμμές, δηλαδὴ αὐτὲς ποὺ παριστάνουν ἀγωγούς ποὺ τοὺς διαρρέει ρεῦμα μὲ τάση 6 βόλτ.

Παράδειγμα 2ο.

Συνδεσμολογία ἀριθμοπίνακα τριῶν γραμμῶν.

α) Γενική περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Η συνδεσμολογία αὐτὴ περιλαμβάνει :

— Τὸν πίνακα μὲ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν κουδούνιῶν (1), (2), (3)
καὶ παραπλεύρως τὸ κουδούνι.

Σὲ καθένα ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς ἀντιστοιχοῦν:

— Τὸ πηγίο λειτουργίας (Π)

— Ο ὄπλισμὸς

— Τὸ πηγίο ἐπανατάξεως (Πε).

Η συνδεσμολογία περιλαμβάνει ἀκόμη:

— Τὸ κουδούνι

— Τὸ κομβίο ἐπανατάξεως (Κε)

— Τὰ κουμπιὰ χειρισμοῦ (Κ)

— Τὸ μετασχηματιστὴ 220/12 βόλτ

— Τοὺς συνδετικοὺς ἀγωγούς.

2. Τὸ ρεῦμα ἀπὸ τὸ δίκτυο τροφοδοτήσεως πηγαίνει στὸ μετασχηματιστὴ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μετασχηματισμένο σὲ χαμηλὴ τάση (ἀσθενὲς ρεῦμα) μεταφέρεται στὰ κουδούνια, μέσω τῶν ἀντίστοιχων κουμπιῶν χειρισμοῦ. "Οταν ἔνα ἀπὸ τὰ κουμπιὰ αὐτὰ π.χ. τὸ K_1 πιεσθῇ (κλείση), θὰ κυκλοφορήσῃ ρεῦμα χαμηλῆς τάσεως στὸ ἀντίστοιχο πηγίο P_1 καὶ τότε δὲ πυρήνας του θὰ μαγνητισθῇ καὶ θὰ ἔλξῃ τὸν ὄπλισμὸ O_1 . Ἀποτέλεσμα τῆς ἔλξεως θὰ εἰναι νὰ ἐμφανισθῇ δὲ ἀριθμὸς 1 στὴν ἀντίστοιχη θυρίδα τοῦ ἀριθμοπίνακα, ἐνῶ συγχρόνως τὸ κουδούνι θὰ κτυπήσῃ. "Αν δὲ καλούμενος πιέσῃ τὸ κουμπὶ ἐπανατάξεως K_e , τότε τὸ ἀντίστοιχο πηγίο P_e θὰ τραβήξῃ τὸν δόπλισμὸν καὶ ἔτσι θὰ ἔξαφανισθῇ δὲ ἀριθμὸς 1 ἀπὸ τὴν θυρίδα.

"Οπως βλέπομε, τὸ κουδούνι, τὸ κουμπὶ ἐπανατάξεως (K_e)


καὶ ὁ μετασχηματιστὴς εἶναι κοινὰ στοιχεῖα γιὰ δὲ τὰ κομβία κουδουνιῶν.

β) Σχεδίαση (σχ. 4·36).

Συνήθως σχεδιάζομε ἕνα πολυγραμμικὸν (α) καὶ ἕνα μονογραμμικὸν σχέδιο (β).

Καὶ ἐδῶ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν, ποὺ παριστάνουν ἀγωγούς οἱ ὅποιοι διαρρέονται ἀπὸ τὸ ρεῦμα τῆς γραμμῆς, εἶναι χαρακτηριστηκὰ μεγαλύτερο ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν ἀγωγῶν ποὺ περνᾶ ἡ τάση ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸν μετασχηματιστὴν (σχ. 4·36).

Κατὰ τὰ ὑπόλοιπα μέρη γη σχεδίαση γίνεται ὅπως καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα.

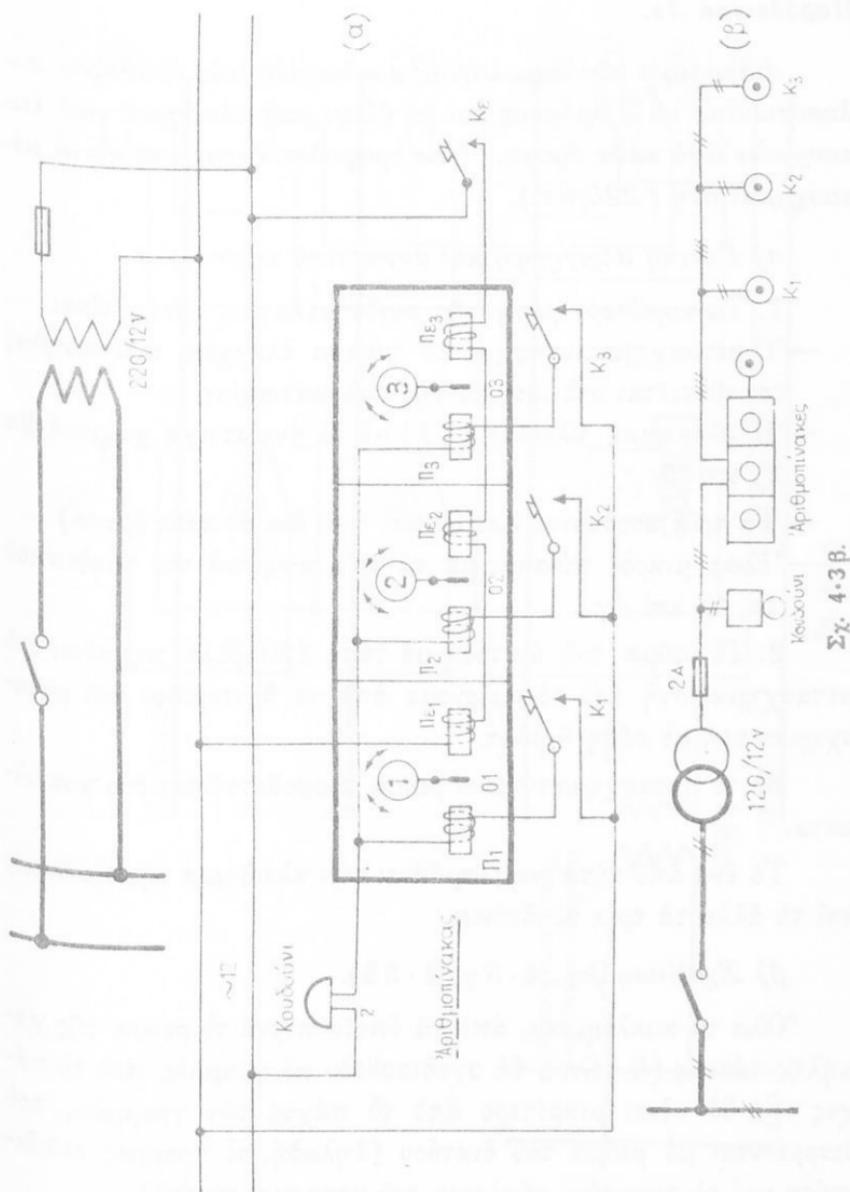

Σχ. 4.3 β.

Παράδειγμα 3ο.

Διάγραμμα συνδεσμολογίας κουδουνιών τής έξιώθυρας πολυκατοικίας μὲ 3 δρόφους καὶ μὲ ήλεκτρικὴ αλειδαριά, ποὺ λειτουργοῦν ἀπὸ κάθε δρόφο. "Όλα τροφοδοτοῦνται ἀπὸ κοινὸ μετασχηματιστὴ (220/6V).

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:
 - Ο μετασχηματιστὴς μὲ τὸν πίνακα ἐλέγχου, ποὺ συγήθως τοποθετεῖται στὸ ισόγειο τῆς πολυκατοικίας
 - Η ήλεκτρικὴ αλειδαριὰ (1) μὲ τὰ ἀντίστοιχα κουμπιὰ 2α 2β καὶ 2γ
 - Τὰ τρία κουδούνια 3α, 3β καὶ 3γ (ἔνα σὲ κάθε δρόφο)
 - Ενας μικρὸς πίνακας μὲ τὰ τρία κουμπιὰ τοῦ κουδουνιοῦ 4α, 4β καὶ 4γ.

2. Τὸ ρεῦμα τοῦ δικτύου μὲ τάση 220 βόλτ πηγαίνει στὸ μετασχηματιστὴ καὶ τὸ πάρινομε ἀπὸ τὸ δευτερεύον τοῦ μετασχηματιστὴ μὲ τάση 6 βόλτ.


Μὲ τὸ μετασχηματισμένο ρεῦμα τροφοδοτοῦνται δύο κυκλώματα.

Τὸ ἔνα ἀπὸ αὐτὰ περιλαμβάνει τὴν αλειδαριὰ τῆς έξιώθυρας καὶ τὸ ἄλλο τὰ τρία κουδούνια.

β) Σχεδίαση (σχ. 4·3 γ, 4·3 δ).

"Όλα τὰ κυκλώματα, ἀπὸ τὰ ὅποια περνᾶ τὸ ρεῦμα τῆς χαμηλῆς τάσεως (6 βόλτ), θὰ σχεδιασθοῦν μὲ γραμμἱὲς ποὺ τὸ πάχος τους θὰ εἰναι μικρότερο ἀπὸ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν, ποὺ διαρρέονται μὲ ρεῦμα τοῦ δικτύου (δηλαδή, οἱ γραμμἱὲς τοῦ δικτύου καὶ τὸ πρωτεύον κύκλωμα τοῦ μετασχηματιστὴ).

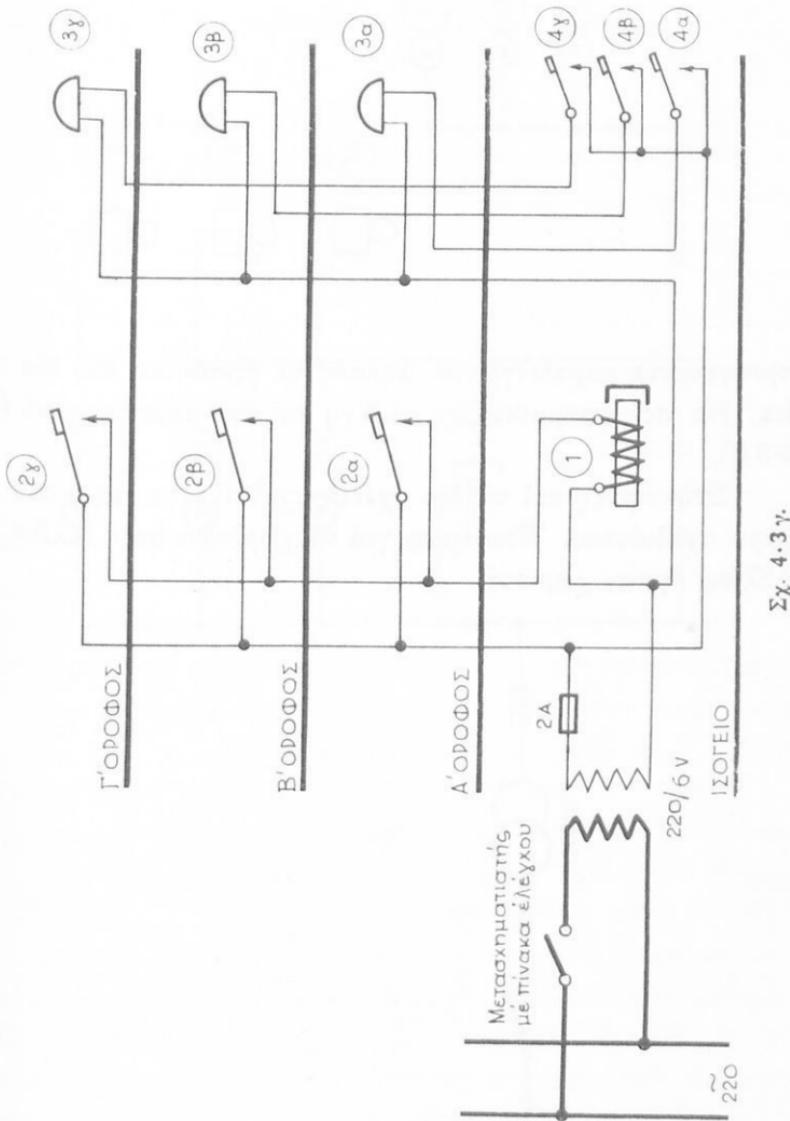
Κατὰ τὰ ὑπόλοιπα ἡ σχεδίαση θὰ γίνη ὥπως καὶ στὰ δύο



Σχ. 4·3 γ.

προηγούμενα παραδείγματα. Δηλαδή θὰ γίνουν και ἑδῶ δύο σχέδια, ἕνα πολυγραμμικό (σχ. 4.3 γ) και ἕνα μονογραμμικό (σχ. 4.3 δ).

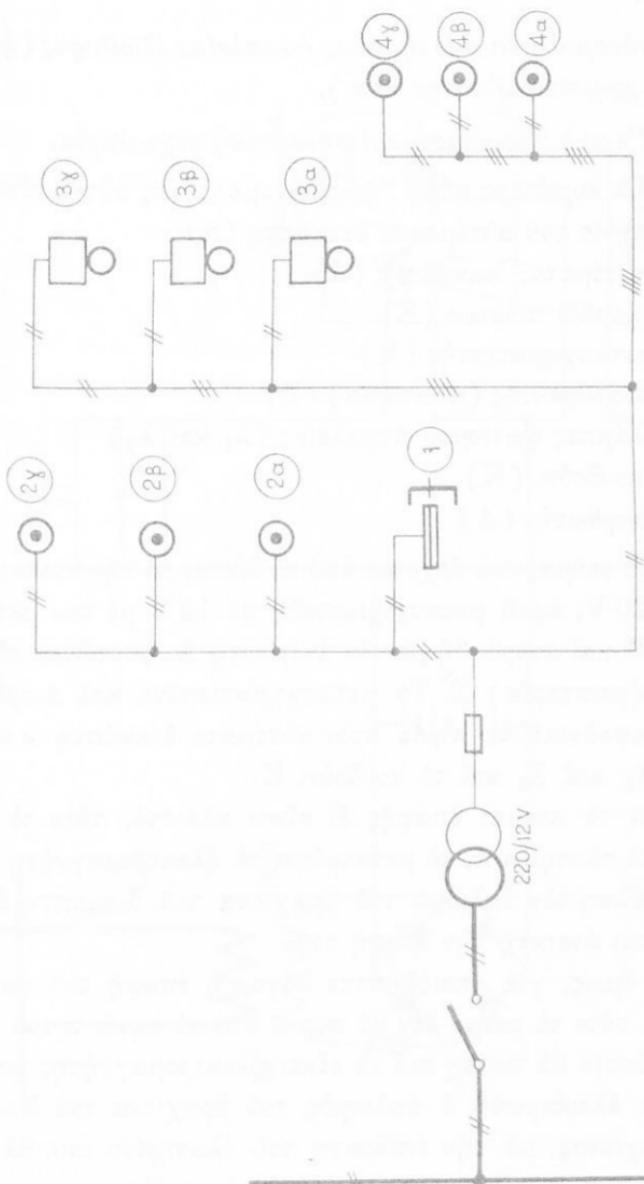Στὴν πράξη και τὰ δύο σχέδια σχεδιάζονται πάνω στὸ ἔδιο χαρτὶ σχεδιάσεως. Ἐδῶ ὅμως, γιὰ νὰ χωρέσουν στὴν σελίδα τοῦ βιβλίου, ἔγιναν χωριστά.



Σχ. 4·3δ.

Παράδειγμα 4ο.

Συνδεσμολογία συστήματος άσφαλείας εξώθυρας (ή παραθύρου ή χρηματοκιβωτίου κλπ.).


a) Γενική περιγραφή και συνοπτική τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς είναι:
 - Τὸ πηγίο τοῦ αὐτόματου διακόπτη (π)
 - Ο αὐτόματος διακόπτης (Δ)
 - Τὸ κομβίο πιέσεως (Ε)
 - Ο μετασχηματιστής (Μ)
 - Ο συσσωρευτής (μπαταρία) (Σ)
 - Οι λάμπες φωτισμοῦ άσφαλείας (λ_1 καὶ λ_2)
 - Τὸ κουδούνι (Κ)
 - Ο ἀνορθωτής (Α).

2. Τὸ ρεῦμα, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ δίκτυο μὲ τὴν κανονικὴ τάση τῶν 220 V, ἀφοῦ μετασχηματισθῇ σὲ 12 V μὲ τὸν μετασχηματιστὴν Μ καὶ ἀνορθωθῇ μὲ τὸν ἀνορθωτὴν Α, φορτώνει τὸν συσσωρευτὴν (μπαταρία) Σ. Τὸ μετασχηματισμένο καὶ ἀνορθωμένο ρεῦμα τροφοδοτεῖ τὸ πηγίο στὸν αὐτόματο διακόπτη «π», τὶς λάμπες λ_1 καὶ λ_2 καὶ τὸ κουδούνι Κ.

”Οταν τὸ κουμπὶ ἐπαφῆς Ε είναι κλειστό, τότε τὸ ρεῦμα περνᾶ ἀπὸ τὸ πηγίο π, τὸ μετατρέπει σὲ ηλεκτρομαγνήτη καὶ τὸ κάνει νὰ ἔλκῃ τὸν δόπλισμὸ τοῦ βραχίονα τοῦ διακόπτη Δ κρατώντας ἔτσι ἀνοικτὴ τὴν ἐπαφήν του.

”Αγ, ὅμως, γιὰ δποιοδήποτε λόγο, η ἐπαφὴ τοῦ κουμπιοῦ Ε ἀνοίξη, τότε τὸ ρεῦμα δὲν θὰ περνᾶ ἀπὸ τὸ πηγίο π τοῦ διακόπτη, τὸ δποιο θὰ παύση πιὰ νὰ είναι ηλεκτρομαγνήτης καὶ ἐπόμενως θὰ ἔλευθερωθῇ ὁ δόπλισμὸς τοῦ βραχίονα τοῦ διακόπτη Δ. Ο βραχίονας, μὲ τὴν ἐπίδραση τοῦ ἐλατηρίου του, θὰ κλείσῃ τὴν ἐπαφὴ τοῦ διακόπτη Δ καὶ θὰ ἐπιτρέψῃ στὸ ρεῦμα τοῦ

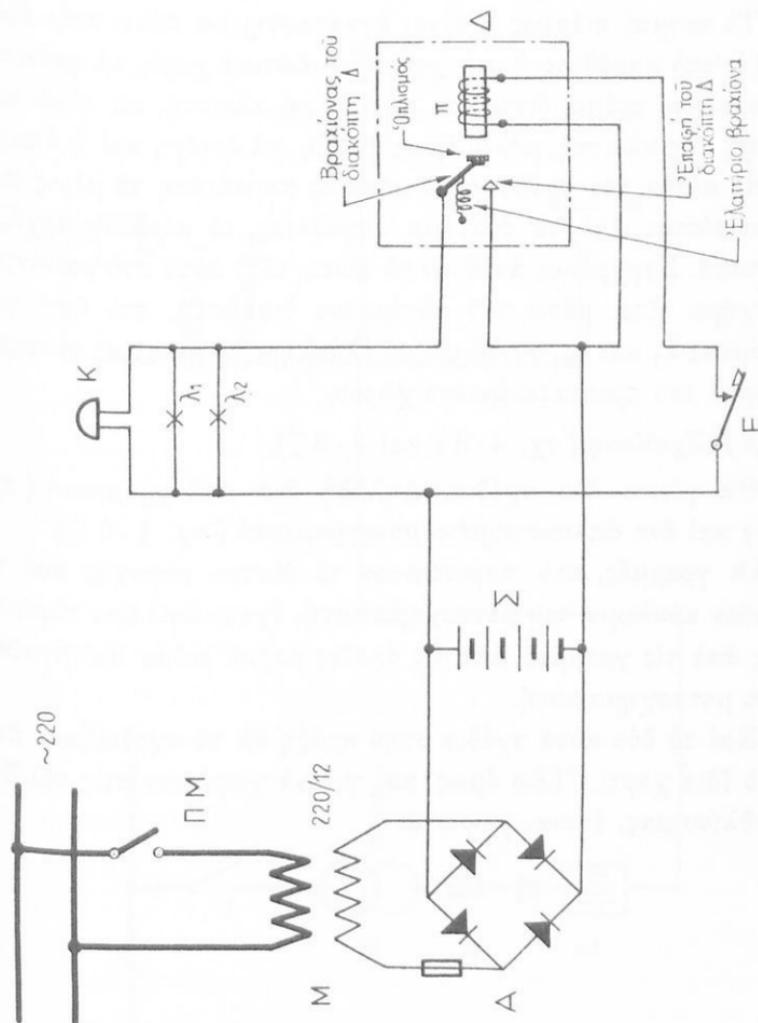

Σχ. 4.3 ε.

μετασχηματιστή νὰ φθάσῃ στὸ κουδούνι: Καὶ στὶς λάμπες λὶ καὶ λ₂. Ἐτοι θὰ δώσῃ τὸ σύνθημα τοῦ συναγερμοῦ.


Τὸ κουτιπὶ πιέσεως Ε εἶναι ἐγκαταστημένο πάνω στὴν ἔξοδο Ημέρα (ἢ στὸ παράθυρο ἢ στὸ χρηματοκιβώτιο) χωρὶς νὰ φαίνεται καὶ μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε δσσο αὐτὴ εἶναι κλειστή, νὰ εἶναι καὶ ἡ ἐπαφὴ της κλειστή, μόλις δημιουργηθεῖ, νὰ ἀνοίγῃ καὶ ἡ ἐπαφὴ της. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ζταν κάποιος παραβιάση τὸ μέρος ποὺ προστατεύεται ἀπὸ τὸ σύστημα ἀσφαλείας, τὸ κουδούνι: ἀρχῆς εἰ καὶ κτυπᾷ. Συγχρόνως ἀνάθουν τὰ φῶτα, εἴτε αὐτὰ ποὺ φαίνονται στὸ σχῆμα εἴτε, μέσω τοῦ αὐτόματου διακόπτη, ποὺ ἀντὶ γιὰ τὶς λάμπες λ₁ καὶ λ₂, συνδέεται μὲ διόπλιθο τὸ κανονικὸ σύστημα φωτισμοῦ τοῦ προστατευόμενου χώρου.

β) Σχεδίαση (σχ. 4·3 ε καὶ 4·3 ζ).

Θὰ γίνουν δύο σχέδια. Δηλαδὴ ἓνα πολυγραμμικό (σχ. 4·3 ε) καὶ ἕνα ἀπλουστευμένο μονογραμμικό (σχ. 4·3 ζ).

Οἱ γραμμές, ποὺ παριστάνονται τὸ δίκτυο παροχῆς καὶ τὸ πρωτεύον κύκλωμα τοῦ μετασχηματιστή, ἔχουν διπλάσιο περίπου πάχος ἀπὸ τὶς γραμμὲς ἀπὸ τὶς διπολεῖς περνᾶ ρεύμα καὶ βγαίνει ἀπὸ τὸ μετασχηματιστή.

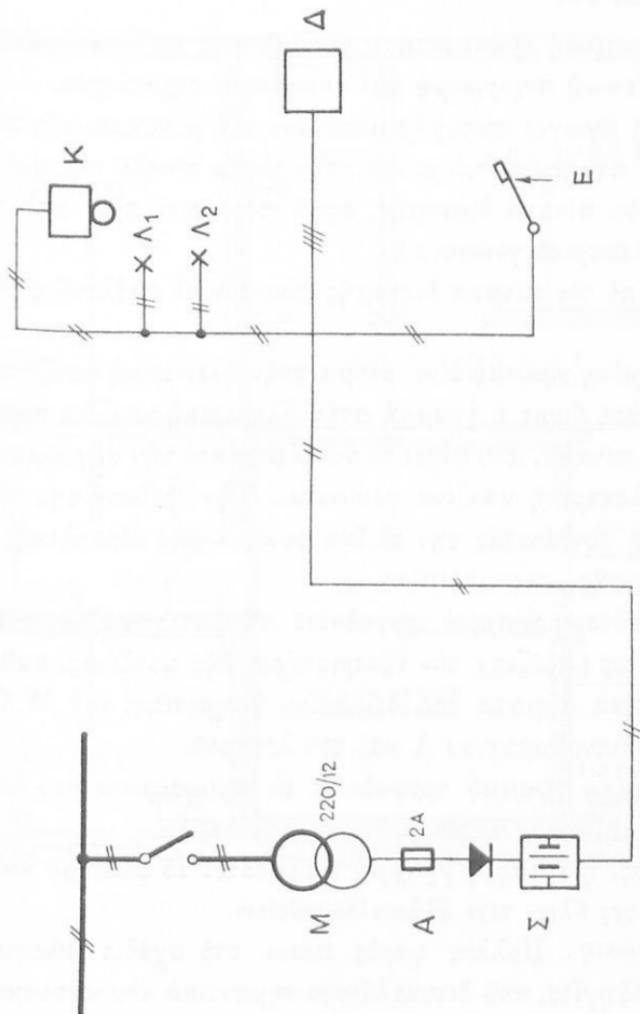Καὶ τὰ δύο αὐτὰ σχέδια στὴν πράξη θὰ τὰ σχεδιάζαμε πάνω στὸ ΐδιο χαρτί. Ἐδῶ δημιουργεῖς, καὶ γιὰ νὰ χωρέσουν στὶς σελίδες τοῦ βιβλίου μας, ἔγιναν χωριστά.



Σχ. 4·3ε.

4.4 Πλήρη σχέδια έσωτερικών ήλεκτρικών έγκαταστάσεων. Παραδείγματα.

Παράδειγμα 1ο.

‘Ηλεκτρική έγκατασταση μονόρροφης μονοκατοικίας.

α) Γενική περιγραφή και συνοπτική τεχνολογία.

1. Οι άγωγοι παροχής μπαίνουν στην μονοκατοικία συνήθως από μέρος πού βρίσκεται κοντά στὴν κυρία εἰσοδό της και καταλήγουν στὸν πίνακα διανομῆς, όπου περάσουν πρὶν απὸ τὸ μετρητή (ήλεκτρικὸ γνώμονα).

2. Απὸ τὸν πίνακα διανομῆς ξεκινοῦν οἱ άκόλουθες τέσσερις γραμμές:

— Η πρώτη γραμμὴ δίνει ρεύμα στὴν ηλεκτρικὴ κουζίνα. Ηροτοῦ νὰ φθάσῃ σμικρὸς ἡ γραμμὴ στὴν ηλεκτρικὴ κουζίνα περνᾶ απὸ ἕνα μικρὸ πίνακα, ποὺ φέρει τὸ διακόπτη και τὴν ἀσφάλεια.

Η ηλεκτρικὴ κουζίνα γειώνεται. Τὴν γείωσή της τὴν ἐπιτυγχάνομε συνδέοντάς την σὲ ἕνα σωλήνα τῆς υδραυλικῆς έγκαταστάσεως τῆς μονοκατοικίας.

— Η δεύτερη γραμμὴ τροφοδοτεῖ τὰ φωτιστικὰ σώματα, τοὺς ρευματοδότες (πρίζες), τὸν ζεξαεριστήρα τῆς κουζίνας, καθὼς και τὰ φωτιστικὰ σώματα τοῦ δωματίου ύπνηρεσίας, τοῦ W.C. τῶν ξένων τοῦ ὑπνοδωματίου Α και τοῦ λουτροῦ.


— Η τρίτη γραμμὴ τροφοδοτεῖ τὸ θερμιστόφωνα τοῦ λουτροῦ, ποὺ εἰναι ἐπίσης γειωμένος.

Τέλος, η τέταρτη γραμμὴ τροφοδοτεῖ τὸ φωτισμὸ και τοὺς ρευματοδότες ὅλων τῶν ἀλλων δωματίων.

Σημείωση: Πολλὲς φορὲς πάνω στὸ σχέδιο δίνονται και διάφορες ὅδηγίες, ποὺ διευκολύνουν σημαντικὰ τὸν κατασκευαστὴν και συμπληρώνουν τὴν περιγραφὴ τῆς έγκαταστάσεως. Αὐτὸς γίνεται και στὸ παρακάτω παράδειγμα.

β) Σχεδίαση (σχ. 4.4 α και 4.4 β).

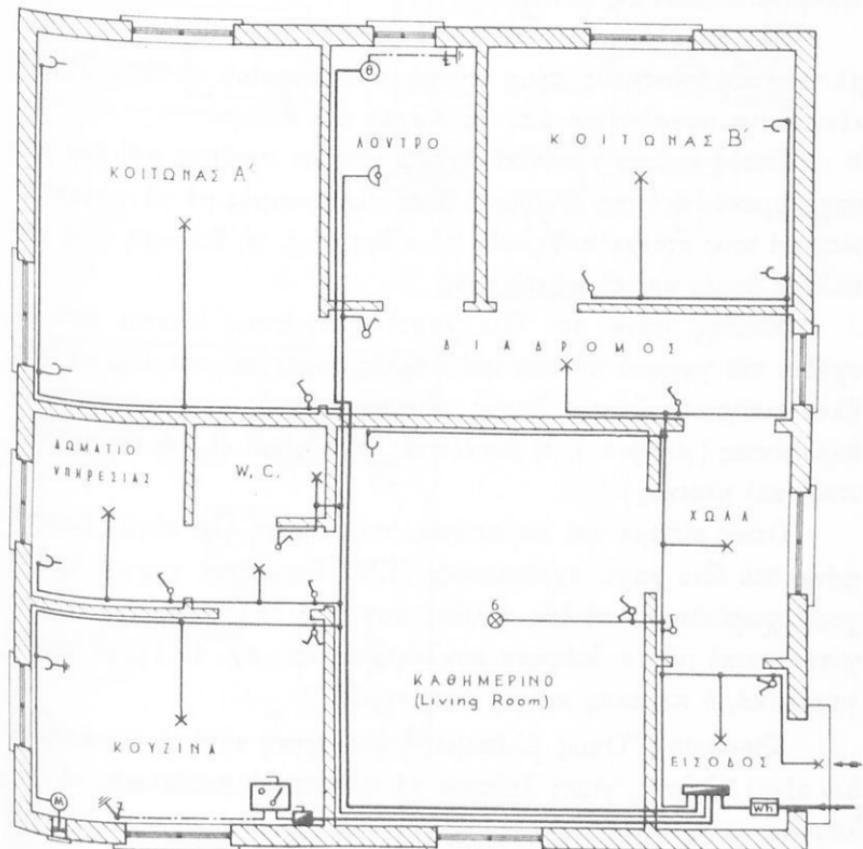Η σχεδίαση ὅλων τῶν γραμμῶν τροφοδοσίας γίνεται μὲ γραμ-



Σχ. 4·4 α.

μές ποὺ ἔχουν τὸ ἵδιο πάχος. Τὴν γραμμὴν ὅμως τοῦ δικτύου παροχής, ἂν καὶ τὸ ρεύμα ποὺ περνᾷ ἀπὸ αὐτὴν ἔχῃ τὴν ἵδια τάσην, τὴν παριστάνομες συνήθως μὲ λίγο παχύτερη γραμμή, ὥστε γὰρ διακρίνεται ἀπὸ τὶς ἄλλες.

“Ολα τὰ ἄλλα στοιχεῖα τῆς ἐγκαταστάσεως θὰ παρασταθοῦν μὲ τοὺς συμβολισμούς τους καὶ μὲ γραμμὲς ποὺ τὸ πάχος τους εἶναι λίγο μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ πάχος τῶν ἄλλων.



Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ακνονικὸ σχέδιο γίνεται συνήθως καὶ ἕνα μονογραμμικό, ποὺ συγκεντρώνει ὅλες τὶς γραμμὲς μὲ τὰ χαρακτηριστικά τους στοιχεῖα, δηλαδὴ τὸ εἰδός τους, τὴν διατομήν τους καὶ πολλὲς φορὲς καὶ τὸ μῆκος τους.

Ἐπίσης, πάνω στὸ ἵδιο χαρτὶ σχεδιάζεται καὶ τὸ σχέδιο τοῦ γενικοῦ πίνακα καὶ πολλὲς φορὲς καὶ τοῦ πίνακα τῆς ἡλεκτρικῆς κουζίνας. Στοὺς πίνακες αὐτοὺς σημειώνονται οἱ ἀκροδέκτες (μπόρνες), οἱ διακόπτες, καθὼς καὶ οἱ ἀσφάλειες (γενικές καὶ μερικές).

“Οπως εἴπαμε καὶ παραπάνω, στὴν πρᾶξη ὅλα αὐτὰ γίνονται πάνω στὸ ἵδιο χαρτὶ σχεδιάσεως. Ἐδῶ ὅμως, γιὰ τεχνικοὺς λόγους, χωρίσθηκαν σὲ δύο σελίδες τοῦ βιβλίου (σχ. 4·4α τὸ ἀρχιτεκτονικὸ μὲ τὰ διάφορα κυκλώματα καὶ σχ. 4·4β τὸ μονογραμμικό, δὲ πίνακας καὶ τὸ ὑπόμνημα).

Σημείωση: “Οπως βλέπομε, η ἡλεκτρικὴ αὐτὴ ἐγκατάσταση δὲν εἶναι πλήρης, γιατὶ λείπουν τὰ ἡλεκτρικὰ κουδούνια, τὰ τηλέφωνα καὶ η ἐγκατάσταση θερμάνσεως (ἡλεκτρικὸ καλοριφέρ), ποὺ δὲν τοποθετεῖται σὲ ὅλα τὰ σπίτια.

Στὸ παρακάτω παράδειγμα δίνεται η πλήρης ἡλεκτρικὴ ἐσωτερικὴ ἐγκατάσταση μιᾶς ἄλλης μονόρροφης μονοκατοικίας.

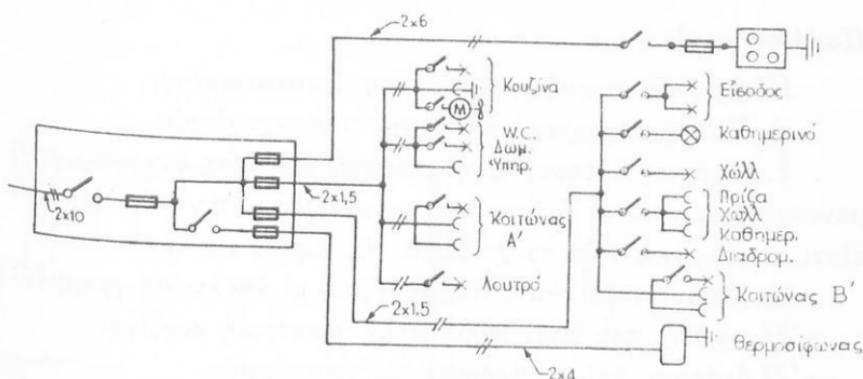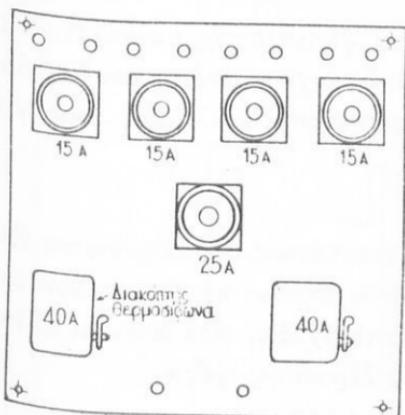ΆναλυτικόΠαραβατατικό

ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κωνσταντίνη Σταύρου			
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ			
			ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΣ
ΕΜΕΛΕΤ.			
ΕΙΣΙΔΙΑΣΗ			
ΗΛΕΞΙΣ			
ΑΝΑΘΕΟΡΗΣΙΣ	ΕΝΕΚΡ.		

Σχ. 4·4 β.

4. Τις συμπληρωματικές όδηγίες.

"Όλα αύτά στήγη πράξη γίνονται πάνω στὸ ἵδιο σχέδιο (τὸ ἵδιο χαρτί). Εδώ, γιὰ νὰ χωρέσουν στὶς σελίδες τοῦ βιβλίου τὰ χωρίσαμε σὲ τρία μέρη. Δηλαδὴ τὰ σχήματα 4·4γ, 4·4δ καὶ τὶς όδηγίες ποὺ δίνονται παρακάτω.

Σύντομες όδηγίες γιὰ τὸν κατασκευαστή.

1. "Ολη ἡ ἐγκατάσταση θὰ γίνη χωρευτὴ μὲ συλλήψει Bergmann καὶ μὲ ἀγωγοὺς τύπου NGA μὲ διατομές διτοιες μὲ αὐτὲς ποὺ ἀναγράφονται στὸ σχέδιο καὶ παρακάτω.

2. Στὸ γενικὸ πίνακα διανομῆς θὰ τοποθετηθῇ καὶ ἡ γείωση, γιὰ δόποια θὰ γίνῃ μὲ ἀγωγὸ 6 mm² καὶ θὰ συνδεθῇ μὲ τὴν οδραυλικὴ ἐγκατάσταση τῆς κατοικίας. Θ ἀγωγὸς γειώσεως θὰ καταλήξῃ σὲ ἔνα χάλκινο πλακίδιο μὲ μπόρνες (ἀκροδέκτες), ποὺ εἶναι στερεωμένο στὸ πίσω μέρος τοῦ πίνακα.

3. Πάνω στὸν πίνακα θὰ στερεωθοῦν τὰ ἀκόλουθα:

α. "Ο γενικὸς διακόπτης τύπου ἄνω - κάτω (τάμπλερ) 40 A μονοπολικός, μὲ γειωκὴ ἀσφάλεια τῶν 35 A.

β. "Ο διακόπτης τοῦ θερμοσίφωνα τῶν 40 A διπολικός, μὲ ἀσφάλεια 25 A - 35 A.

4. "Η ἀναχώρηση γιὰ τὸ φωτισμὸ θὰ γίνῃ μὲ 3 ἀγωγοὺς NGA τῶν 2,5 mm². Η ἵδια γραμμὴ θὰ τροφοδοτῇ καὶ τοὺς ρευματοδότες φωτισμού.

"Η ἀναχώρηση γιὰ τὸ θερμοσίφωνα θὰ γίνῃ μὲ τρεῖς ἀγωγούς τῶν 2,5 mm².

5. Μία ἀλλη ἀναχώρηση θὰ τροφοδοτῇ τὸ κύκλωμα θερμάνσεως μέσω ἀσφάλειας 25 A μὲ 3 ἀγωγούς τῶν 4 mm².


Οι ρευματοδότες τοῦ κυκλώματος θερμάνσεως θὰ εἶναι τῶν 15A μὲ γείωση (σοῦκο) καὶ θὰ τοποθετηθοῦν στὶς σημειούμενες θέσεις καὶ σὲ ύψος 40 cm ἀπὸ τὸ πάτωμα.

6. Τέλος μία τέταρτη ἀναχώρηση θὰ τροφοδοτῇ τὸ κύκλωμα τῆς κουζίνας μέσω ἀσφάλειας 25 A μὲ ἀγωγούς τῶν 6 mm².

7. Η έγκατασταση κουδουνιού θὰ περιλαμβάνη εναν πίνακα μὲ διακόπτη καὶ άσφαλεια, τὸ μετασχηματιστὴ, τὸ κουδούνι καὶ ἕνα κομβὸς (μπουτόν), ποὺ θὰ τοποθετηθῇ στὴν ἐξώθυρα.

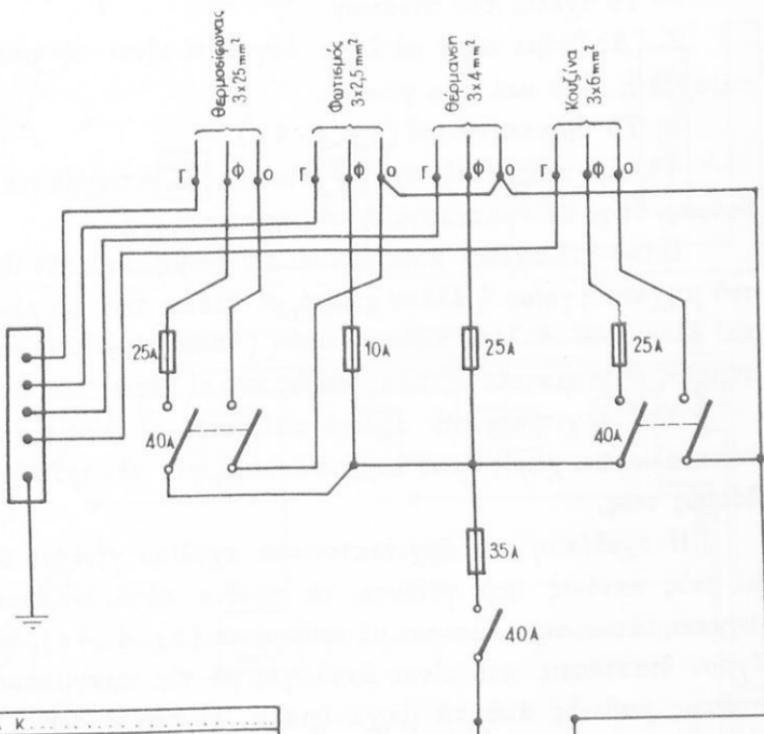8. Τέλος, ὅλῃ γέ έγκατασταση θὰ γίνη σύμφωνα μὲ τοὺς ισχύοντες Κανονισμοὺς Έσωτερικῶν Ηλεκτρικῶν Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) τοῦ Γραμματείου Βιομηχανίας.

Γιὰ τὰ πάχη τῶν γραμμῶν θὰ ἐφαρμοσθοῦν ὅσα ἀναπτύχθη καν στὸ προηγούμενο παράδειγμα.



ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κ... ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ			
		Υπογραφή	Ημερομ.
Εμπλ.			
Εκσκεδ.			
Άριθ. Υπογραφή Ημερ.	Τ. Μενεγκ.		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ	Ένεκρ.		

Σχ. 4.4 δ.

Παράδειγμα 3ο.

Ηλεκτρική έγκατασταση μηχανουργείου.

α) Συνοπτική περιγραφή και τεχνολογία.

1. Η πλήρης σχεδίαση της ηλεκτρικής έγκαταστάσεως ένδος μηχανουργείου θὰ πρέπει νὰ περιλαμβάνῃ τὰ χαρακτηριστικά:

— Τὸ ἀρχιτεκτονικὸ

— Τὸ κυρίως κατασκευαστικὸ

— Τὸ σχέδιο τῆς διανομῆς

— Τὸ σχέδιο τῶν πινάκων.

2. Ας δοῦμε τώρα μὲ λίγα λόγια τί εἶναι τὸ καθένα ἀπὸ τὰ σχέδια αὐτὰ καὶ πῶς γίνεται.

α) Τὸ ἀρχιτεκτονικὸ (σχ. 4·4ε).


Τὸ ἀρχιτεκτονικὸ σχέδιο εἶναι ἡ δριζοντιογραφία τῆς αἴθουσας, ὅπου θὰ έγκατασταθῇ τὸ μηχανουργεῖο.

Πάνω στὸ σχέδιο αὐτὸ ἔχουν σημειωθῆ, ἀπὸ τὸν ἴδιοκτήτη τοῦ μηχανουργείου ἢ ἄλλον εἰδικό, οἱ θέσεις τῶν μηχανημάτων καὶ ὅλων τῶν ἄλλων καταναλωτῶν (ὅπως εἶναι τὰ φωτιστικὰ σημεῖα, οἱ ρευματοδότες κλπ. καθὼς καὶ οἱ θέσεις τῶν πινάκων).


Στὸ ἀρχιτεκτονικὸ σχέδιο φαίνονται οἱ θέσεις ὅλων τῶν καταναλωτῶν, χωρὶς ὅμως καμιαὶ ἔνδειξη γιὰ τὸν τρόπο τῆς συνδέσεώς τους.

Η σχεδίαση τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ σχεδίου γίνεται σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες ποὺ γίνονται τὰ σχέδια αὐτά. Οἱ θέσεις τῶν μηχανημάτων σημειώνονται μὲ δρθογώνια (σχ. 4·4ε), τὰ ὅποια ἔχουν διαστάσεις ποὺ εἶναι ἀνάλογες μὲ τὶς πραγματικὲς διαστάσεις καθενὸς ἀπὸ τὰ μηχανήματα. Τὸ πάχος τῶν γραμμῶν τοὺς εἶναι λίγο μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ σχεδίου τοῦ Μηχανουργείου.

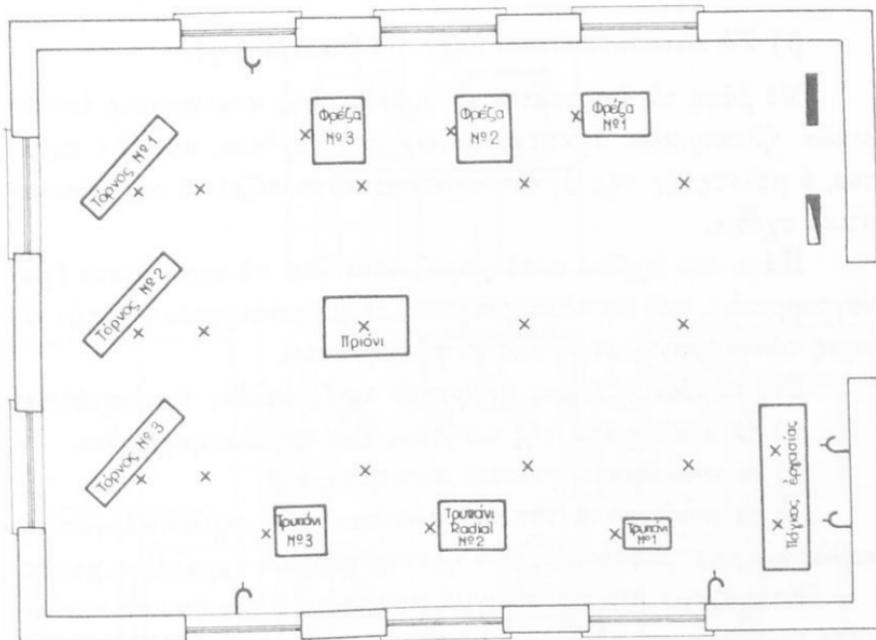Σημείωση: Πολλὲς φορὲς τὸ χωριστὸ ἀρχιτεκτονικὸ σχέδιο παραλείπεται, γιατὶ περιέχεται στὸ κατασκευαστικό, γιὰ τὸ ὅποιο γίνεται λόγος παρακάτω.



Σχ. 4·4 ε.

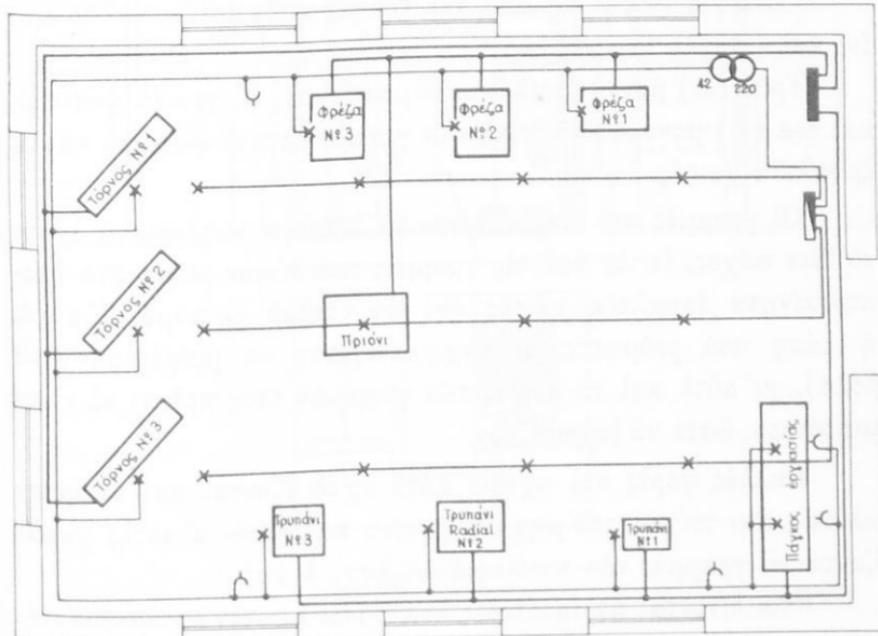

Σχ. 4·4 ζ.

β) Τὸ κατασκευαστικό (σχ. 4.4 ζ καὶ 4.4 γ).

Μὲ βάσῃ τὸ ἀρχιτεκτονικὸ σχέδιο, τοὺς κανονισμοὺς ἐσωτερικῶν ηλεκτρικῶν έγκαταστάσεων ποὺ ἴσχύουν, καὶ τὴν πείρα τοῦ, ὁ μελετητὴς τῆς έγκαταστάσεως καταρτίζει τὸ κατασκευαστικὸ σχέδιο.

Πάνω στὸ σχέδιο αὐτὸν χαράζονται ὅλα τὰ κυκλώματα (μονογραμμικὰ), ποὺ θὰ ἔξυπνηρετήσουν τὸ μηχανουργεῖο γιὰ τὴν κίνηση τῶν μηχανημάτων καὶ τὸ φωτισμό του.

Στὸ παράδειγμά μας ὑπάρχουν τρεῖς ὅμιλοι κυκλωμάτων:

α) τὰ κυκλώματα τῆς κινήσεως τῶν ἐργαλείοις ιηγανῶν,

β) τὰ κυκλώματα γενικοῦ φωτισμοῦ, καὶ

γ) τὰ κυκλώματα τοπικοῦ φωτισμοῦ τῶν σημείων ἐργασίας, καθὼς καὶ τῆς τροφοδοσίας τῶν ηλεκτροκινήτων χειρός.

Ἐτοι ἔχομε στὸ παράδειγμά μας τρία (3) τριφασικὰ κυκλώματα κινήσεως καὶ τέσσερα (4) μονοφασικά. Δηλαδή:


— "Ἐνα γιὰ τοὺς 3 τόρνους, ἕνα γιὰ τὶς τρεῖς φρέζες καὶ τὸ πρίσνι καὶ ἕνα γιὰ τὰ τρυπάνια.

— Τρία (3) μονοφασικὰ κυκλώματα γιὰ τὸ γενικὸ φωτισμό, καὶ ἕνα (1) μονοφασικὸ κύκλωμα γιὰ τὸν τοπικὸ φωτισμὸ καὶ τὰ ἐργαλεῖα χειρός.

Οἱ γραμμὲς ποὺ παριστάνουν τὰ διάφορα κυκλώματα ἔχουν τὸ ἕδιο πάχος, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς γραμμὲς ποὺ δίνουν ρεύμα στὰ ηλεκτροκινῆτα ἐργαλεῖα χειρός καὶ τὸν τοπικὸ φωτισμό. Σ' αὐτά, ἡ τάση τοῦ ρεύματος μετασχηματίζεται σὲ μικρότερη (42 βόλτ), γι' αὐτὸν καὶ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν τους πρέπει νὰ εἰναι μικρότερο, ὥστε νὰ ξεχωρίζουν.

Πολλὲς φορὲς στὸ σχέδιο αὐτὸν σχεδιάζονται καὶ οἱ κατακλίσεις τῶν τοίχων τοῦ μηχανουργείου καὶ πάνω σ' αὐτὲς χαράζονται οἱ γραμμὲς τῶν κυκλωμάτων (σχ. 4.4γ).

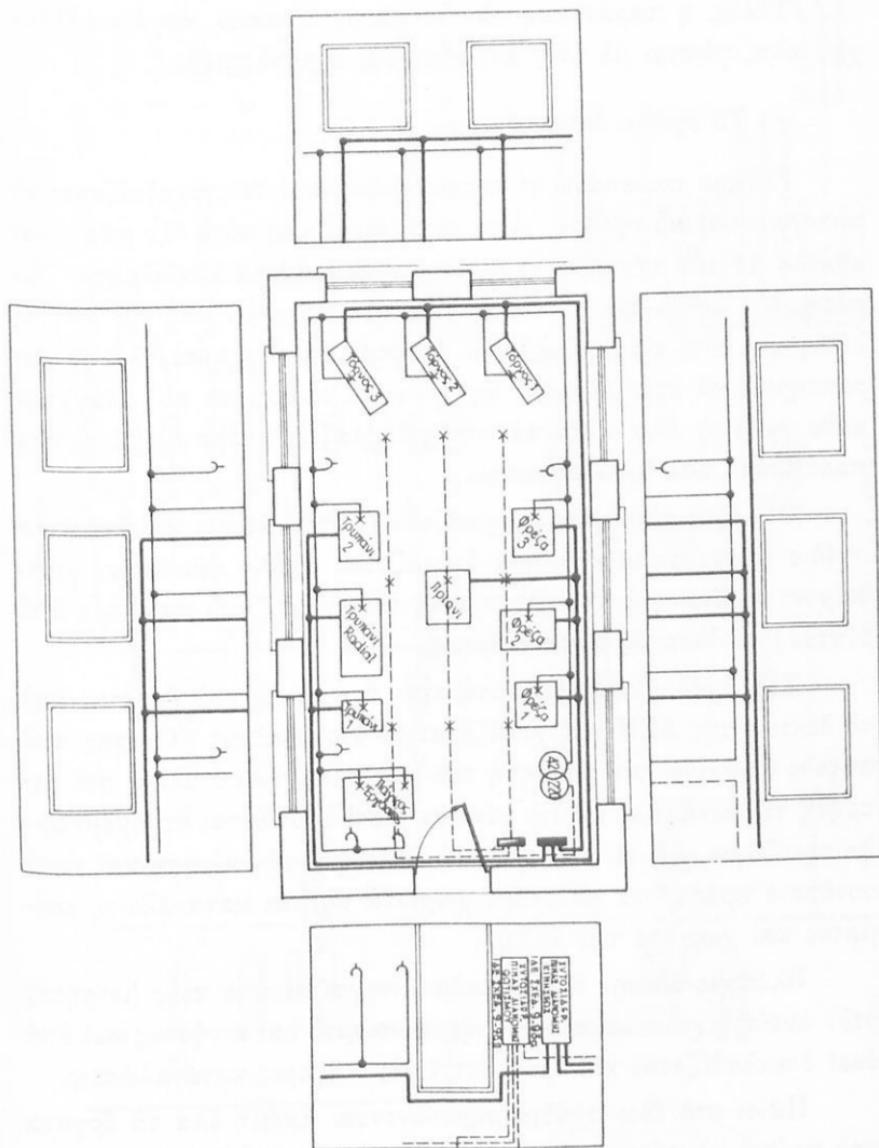Ἐτοι δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες στὸν κατασκευαστή.



Σχ. 4·4 η.

Τέλος, ή παράσταση τῶν διαφόρων πινάκων, δργάνων ἐλέγχου αλπ. γίνεται μὲ τοὺς ἀντίστοιχους συμβολισμούς.

γ) Τὸ σχέδιο διανομῆς (σγ. 4·4 θ).


Εἰδαμε παραπάνω τί περιλαμβάνει καὶ πῶς σχεδιάζεται τὸ κατασκευαστικὸ σχέδιο. Ἀπὸ τὸ σχέδιο ὅμιλος αὐτὸς δὲν μᾶς εἶναι εὔκολο μὲ μιὰ ματιὰ νὰ ἔχωρίσωμε τὰ διάφορα κυκλώματα. Ἐπίσημς δὲν φαίνονται οἱ διαστάσεις τῶν ἀγωγῶν ποὺ τὰ ἀποτελοῦν, καὶ οὕτε εἶναι εὔκολο νὰ γραφοῦν πάνω σ' αὐτὸς ὅλα τὰ γαρακτηριστικὰ στοιχεῖα τῶν ἀγωγῶν καὶ τὰ ὅργανα ποὺ ἐλέγχουν ἕκαθε γραμμὴν ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα μαζί, θὰ ἔκαναν τὸ σχέδιο πολύπλοκο καὶ δυσανάγνωστο.

Οἱ λόγοι αὐτοὶ μᾶς ἀναγκάζουν νὰ ἔτοιμάςωμε καὶ ἔνα ἄλλο σχέδιο (μονογραμμικό), ποὺ δύναμάζεται σχέδιο διανομῆς, γιατὶ δείχνει τὴ διανομὴ τῆς ήλεκτρικῆς ἐνέργειας (ποὺ παίρνομε ἀπὸ δίκτυο) σὲ ὅλες τὶς καταναλώσεις

Στὸ σχέδιο αὐτὸς παριστάνεται ὁ ἀγωγὸς ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ δίκτυο ΔΕΗ καὶ χωρίζεται σὲ δύο αλάδους. Οἱ ἔνας ἀπὸ αὐτοὺς πηγαίνει στὸ μετρητὴ τοῦ φωτισμοῦ, ἐνῷ ὁ ἄλλος στὸ μετρητὴ τῆς κινήσεως. (Αὐτὸς γίνεται γιατὶ ὑποτίθεται ὅτι ἔχομε ἄλλο τιμολόγιο γιὰ τὸ φωτισμὸ καὶ ἄλλο γιὰ τὴν κίνηση καὶ κατασύνεσια πρέπει νὰ μετροῦμε χωριστὰ τὴν μία κατανάλωση ρεύματος καὶ χωριστὰ τὴν ἄλλη).

Βλέπομε ἐπίσημς ὅτι τὸ ρεῦμα πηγαίνει ἀπὸ τοὺς μετρητὲς στὸν ἀντίστοιχο πίνακα διανομῆς, φωτισμοῦ καὶ κινήσεως καὶ ἀπὸ ἑκεῖ διακλαδίζεται καὶ τροφοδοτεῖ τὶς διάφορες καταναλώσεις.

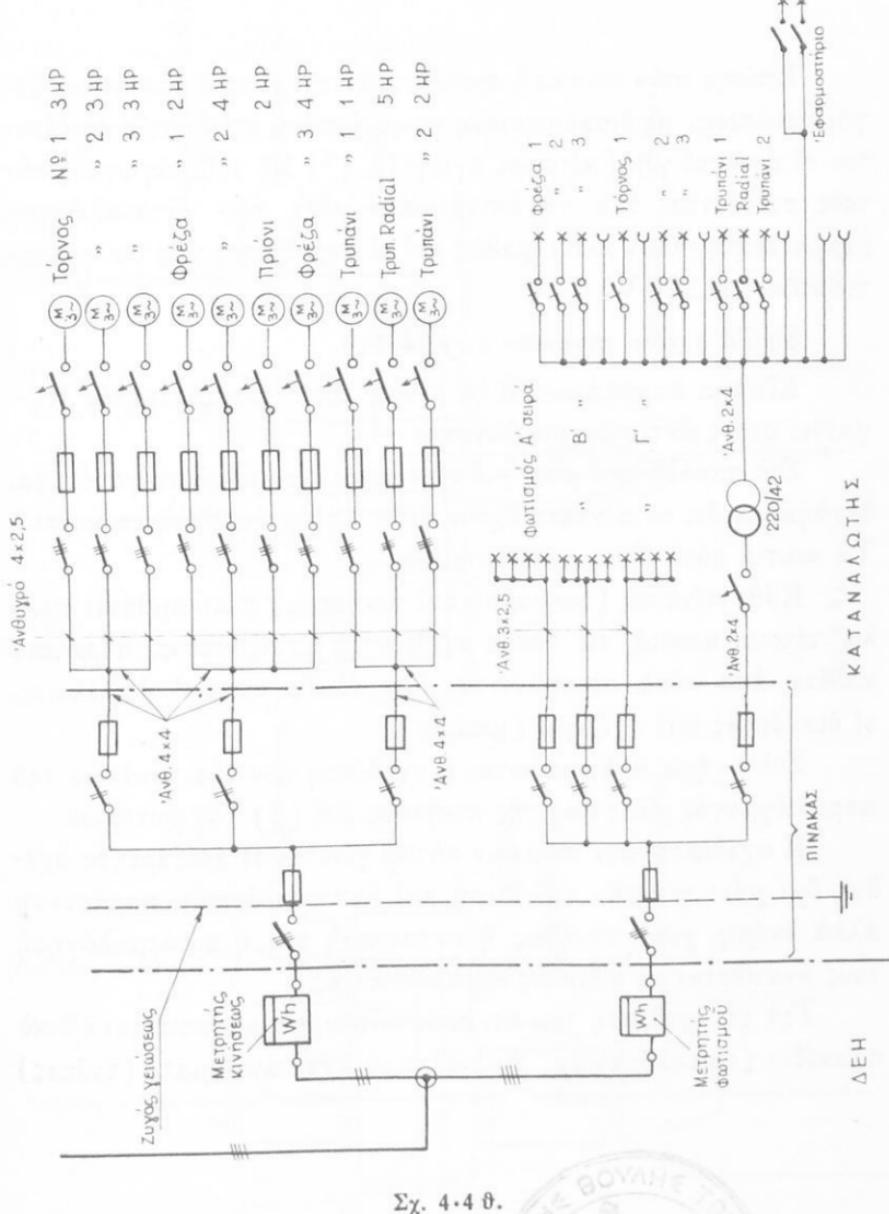Πάνω στὸ 5^ο σχέδιο σημειώνονται ἀκόμη ὅλα τὰ ὅργανα ποὺ πρέπει νὰ φέρουν σὲ πίνακες, τὸ εἰδος καὶ ἡ διατομὴ τῶν ἀγωγῶν καὶ πολλὲς φορὲς τὸ μῆκος τῶν ἀγωγῶν καὶ ἡ ίσχὺς καθενὸς ἀπὸ τοὺς καταναλωτὲς.



Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

10

Ἐπίσης στὸν πίνακα διανομῆς φαίνεται ἐνας ἀνεξάρτητος ζυγὸς γειώσεως, μὲ διακεκομμένη γραμμὴ πάνω στὸν ὅποιο συνδέονται οἱ ἀγωγοὶ γῆς (κίτρινοι ἀγωγοί). (¹) Μὲ τοὺς ἀγωγοὺς αὐτοὺς συνδέονται ὅλα τὰ ἐκτεθεῖμένα μέρη τῶν καταναλώσεων (ἐργαλειομηχανῶν κλπ), καθὼς καὶ οἱ ἀκροδέκτες γῆς τῶν βενζοδιοτῶν τῶν 220 V.

δ) Τὸ σχέδιο πινάκων (σγ. 4.4ι).

Εἰπαμε παραπάνω ὅτι τὸ βενζαριθμόν μετρητὲς πηγαίνει στοὺς ἀντίστοιχους πίνακες.

Στὸ παράδειγμά μας, γιὰ νὰ ἔξασφαλίσωμε τὴ στεγανότητα, δεγχθήκαμε ὅτι οἱ πίνακες ἔχουν γίνει ἀπὸ χυτοσιδερένια κουτιά. Τὰ κουτιὰ αὐτὰ εἶναι τυποποιημένα.


Κάθε πίνακας (φωτισμοῦ καὶ κινήσεως) περιλαμβάνει πολλὰ τέτοια κουτιά, τὰ ὅποια συνδέονται μεταξύ τους. Μέσα στὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ στερεώνονται ὅλα τὰ ὄργανα, οἱ ἀσφάλειες, οἱ διακόπτες καὶ οἱ ζυγοὶ (μπάρες).

Στὸ σχῆμα 4.4ι φαίνεται ἡ σχεδίαση τῶν δύο πινάκων τοῦ παραδείγματός μας: (α) τῆς κινήσεως καὶ (β) τοῦ φωτισμοῦ.

Ἡ σχεδίαση τῶν πινάκων αὐτῶν γίνεται σὲ ἀνεξάρτητο σχέδιο, ὅχι μόνο γιὰ τὴν καλύτερη καὶ λεπτομερέστερη παράσταση ἀλλὰ ἀκόληγη, γιατὶ συνήθως ἡ κατασκευὴ καὶ ἡ συναρμολόγηση τους ἀνατίθεται σὲ εἰδικοὺς κατασκευαστές.

Γιὰ τὴ σχεδίαση τῶν πινάκων αὐτῶν χρησιμοποιεῖται εἰδικὸ πλακίδιο (σαμπλόνα - σγ. 2.1α), ποὺ ἔχει ἀνοίγματα (τρύπες)

(¹) Οἱ ἀγωγοὶ γειώσεως (τέταρτοι ἀγωγοί) δὲν σχεδιάσθηκαν, γιατὶ δὲν χωροῦν στὸ σχῆμα.

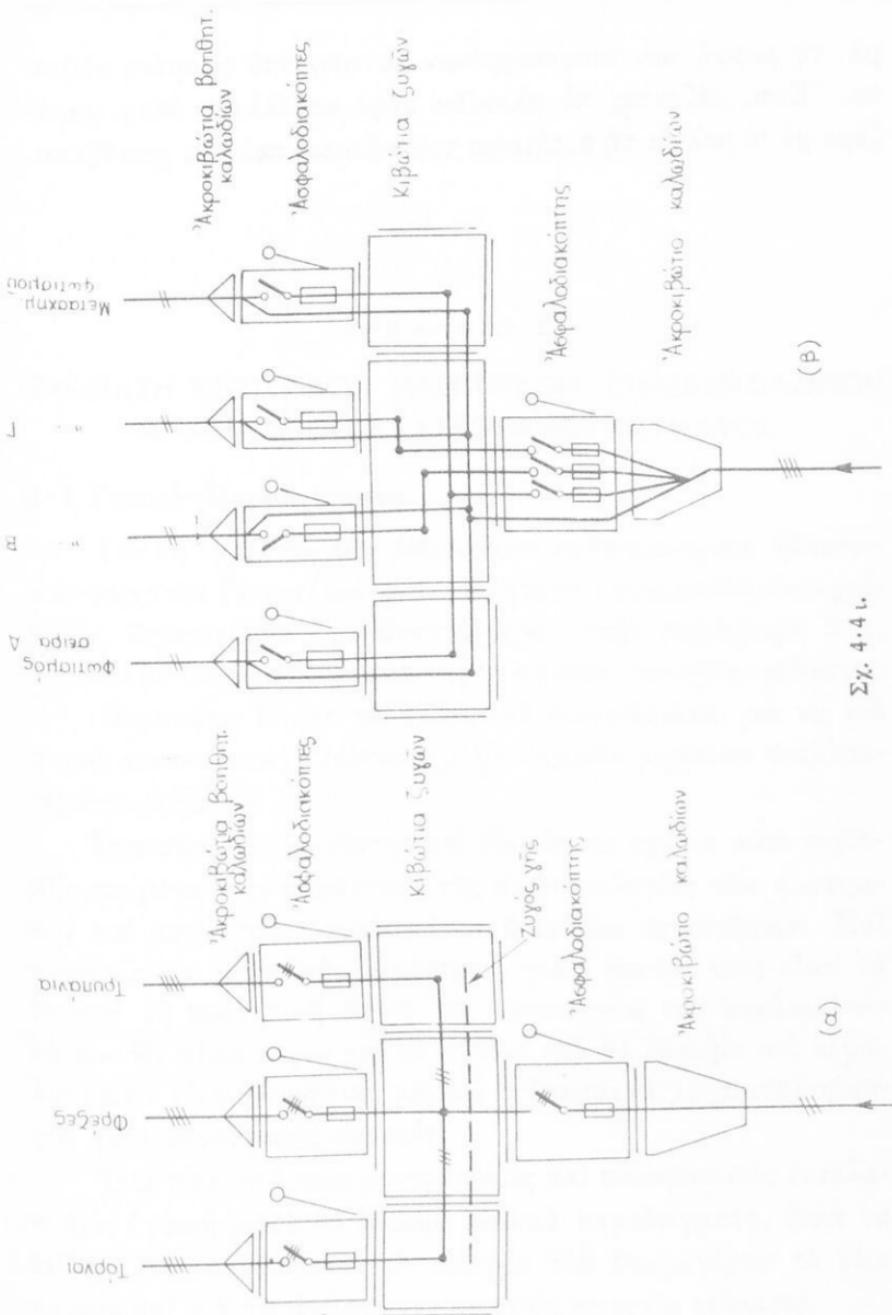

Σχ. 4.4.1.

μὲ τὴ μορφὴ τῶν τυποποιημένων κουτιῶν ὑπὸ ὄρισμένη κλίμακα. Ἔτσι, βάζοντας τὸ πλακίδιο στὴν κατάλληλη θέση, χαράζομε μὲ τὸ μολύβι τὴν περίμετρο τοῦ κιθωτίου ποὺ μᾶς χρειάζεται.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

5.1 Γενικά - Παραδείγματα.

Γιὰ τὴ σχέδιαση τῶν ἑσωτερικῶν συνδεσμολογιῶν ἥλεκτρικῶν μηχανῶν (κινητήρων καὶ γεννητριῶν) ἐναλλασσομένου ρεύματος, ἵσχουν δλα ὅσα ἀναπτύχθηκαν στὴν παράγραφο 3.1, σχετικὰ μὲ τοὺς κινητῆρες καὶ τὶς γεννητριες συνεχοῦς ρεύματος.

Παρακάτω δίνομε τὰ θεωρητικὰ διαγράμματα, γιὰ τὶς πιὸ συχνὰ συναντώμενες περιπτώσεις ἥλεκτρικῶν μηχανῶν ἐναλλασσομένου ρεύματος.

Ἐπαναλαμβάνομε ἐπίσης καὶ ἐδῶ ὅτι τὰ σχέδια αὐτὰ περιορίζονται μόνο στὴν παράσταση τῆς συνδεσμολογίας τῶν ἥλεκτρικῶν καὶ μαγνητικῶν κυκλωμάτων διαφόρων περιπτώσεων. Καὶ περιορίζονται μόνο στὴν παράσταση, γιατὶ σκοπός τους εἶναι νὰ δεῖξουν τὴ θεωρητικὴ ἀρχὴ τῆς λειτουργίας τῶν κυκλωμάτων αὐτῶν. Μὲ ἄλλα λόγια καὶ τὰ σχέδια ποὺ θὰ δώσωμε στὸ κεφάλαιο αὐτὸς εἶναι θεωρητικὰ καὶ δὲν πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ κατασκευαστικοὺς σκοπούς.

Ίδιαίτερα, γιὰ τοὺς μονοφασικοὺς καὶ πολυφασικοὺς ἐναλλακτῆρες (γεννητριες), θὰ δώσωμε μερικὰ παραδείγματα, ὥστε νὰ δεῖξωμε πῶς σχεδιάζεται τὸ τύλιγμα τοῦ ἐπαγωγίου τὸ ἕδιο κάναμε καὶ γιὰ τὶς ἀντίστοιχες μηχανὲς συνεχοῦς ρεύματος.

Παράδειγμα 1ο.

Διάγραμμα συνδεσμολογίας μονοφασικοῦ ἐναλλακτήρα μὲ
ἐσωτερικοὺς στρεφόμενους μαγνητικοὺς πόλους.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.


1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὗτῆς εἰναι:

- Οἱ στρεφόμενοι μαγνητικοὶ πόλοι: (1)
- Τὸ μαγνητικὸ τύγχανα (2)
- Τὸ μονοφασικὸ τύλιγμα (3)
- Οἱ δακτύλιοι (4)
- Ἡ διεγέρτρια (5)
- Τὸ τύλιγμα διεγέρσεως τῆς διεγέρτριας (6)
- Ἡ ρυθμιστικὴ ἀντίσταση τῆς διεγέρσεως (7)
- Τὸ βολτόμετρο διεγέρσεως (8)
- Τὰ ἀμπερόμετρα διεγέρσεως. (9).

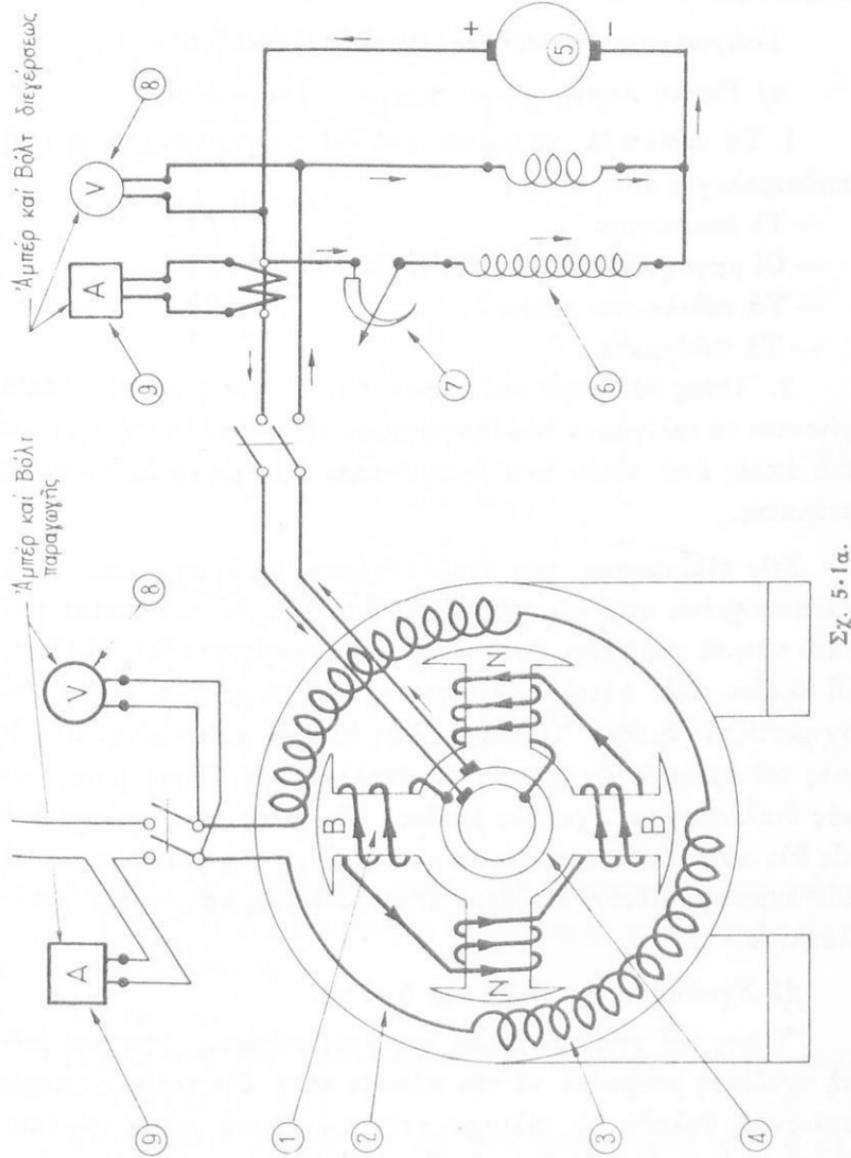2. Μὲ τὴ διεγέρτρια (5) παράγεται συνεχὲς ρεῦμα, ποὺ πηγαίνει μὲ τὴ βούθησια τῶν δακτυλίων στὰ τυλίγματα τῶν μαγνητικῶν πόλων. Σ' αὕτοὺς τὸ ρεῦμα δημιουργεῖ μαγνητικὸ πεδίο, ποὺ στρέφεται (μηχανικὰ) μᾶζη μὲ τοὺς μαγνητικοὺς πόλους. "Επει τὸ μαγνητικὸ πεδίο περνᾷ μὲ συνεχὴ ἐναλλαγὴ τὰ τυλίγματα τοῦ ἐπαγωγικοῦ τυλιπάνου καὶ δημιουργεῖ σ' αὐτὰ μονοφασικὸ ἐναλλασσόμενο ρεῦμα.

β) Σχεδίαση (σχ. 5·1 α).

Στὸ σχέδιο αὐτὸ θὰ γρηγοριοποιηθοῦν τρία διαφορετικὰ πάχη γραμμῶν κατὰ σειρὰ, ἀπὸ τὴν παχύτερη πρὸς τὶς λεπτότερες, στὰ ἀκόλουθα κατὰ ἀντίστοιχὰ μέρη τῆς συνδεσμολογίας: Τύλιγμα μαγνητικῶν πόλων καὶ μονοφασικὸ τύλιγμα — Συνδετικοὶ ἀγωγοὶ — Συμβολισμοί.



Παράδειγμα 2ο.

Τύλιγμα μονοφασικοῦ τπολικοῦ ἐναλλακτήρα.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα κομμάτια ποὺ θὰ χρησιμοποιήσωμε στὴ συνδεσμολογία αὐτὴ εἰναι:

— Τὸ ἐπαγώγιμο (1)

— Οἱ μαγνητικοὶ πόλοι (δύο Β καὶ δύο Ν) (2)

— Τὰ πέδιλα τῶν πόλων (3)

— Τὰ τυλίγματα.

2. "Οπως θὰ δοῦμε καὶ παρακάτω, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὅποιο γίνονται τὰ τυλίγματα τῶν ἐπαγωγίμων στοὺς ἐναλλακτήρες, εἰναι πιὸ ἀπλὸς ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἐφαρμόζεται στὶς μηχανὲς συνεχοῦς ρεύματος.

Στὶς περιπτώσεις τῶν ἐναλλακτήρων, οἱ ἀγωγοὶ ποὺ εἰναι κατανεμημένοι στὶς αὐλακώσεις τοῦ ἐπαγωγίμου, συνδέονται μεταξύ τους σὲ σειρὰ ἔτσι, ὡστε νὰ σχηματίζουν βροχοειδεῖς κλάδους. Οἱ κλάδοι πάλι αὐτοὶ συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα καὶ σχηματίζουν διμάδες. Οἱ ἀριθμὸς τῶν διμάδων αὐτῶν εἰναι διπλάσιος τοῦ ἀριθμοῦ τῶν φάσεων τοῦ ἐναλλακτήρα. "Ενας μονοφασικὸς ἐναλλακτήρας ἔχει δύο διμάδες. Τὸ τέλος τῆς πρώτης ἀπὸ τὶς δύο αὐτές διμάδες συνδέεται μὲ τὴν ἀρχὴν τῆς δεύτερης καὶ τὰ δύο ἄκρα ποὺ μένοιν ἐλεύθερα ἀποτελοῦν τοὺς πόλους τοῦ ἐναλλακτήρα.

b) Σχεδίαση (σχ. 5·1 β καὶ 5·1 γ).

"Οπως καὶ στὶς γεννήτριες συνεχοῦς ρεύματος, ἔτσι καὶ ἐδῶ τῇ σχεδίαση μποροῦμε νὰ τὴν κάνωμε κατὰ δύο τρόπους: παριστάνοντας δηλαδὴ τὸ τύλιγμα στὴν κυλινδρικὴ μορφὴ τοῦ ἐπαγωγίμου (σχ. 5·1 β) η σχεδίαζοντας τὸ ἀνάπτυγμα τῆς κυλιγραφίμου (σχ. 5·1 γ).

**Αριθμητικά στοιχεῖα καὶ γιὰ τοὺς δύο τρόπους:*

- Μαγνητικοὶ πόλοι 4
- Αὐλάκια σὲ κάθε πολικὸ βῆμα 4
- Αγωγοὶ σὲ κάθε αὐλάκι 1
- Πολικὸ βῆμα 4

Σειρὰ στὸ τύλιγμα:

**Απὸ τὸ αὐλάκι 1 στὸ αὐλάκι 5*

»	»	»	5	»	»	2
»	»	»	2	»	»	6
»	»	»	6	»	»	3
»	»	»	3	»	»	7
»	»	»	7	»	»	4
»	»	»	4	»	»	8
»	»	»	8	»	»	9
»	»	»	9	»	»	13
»	»	»	13	»	»	10
»	»	»	10	»	»	14
»	»	»	14	»	»	11
»	»	»	11	»	»	15
»	»	»	15	»	»	12
»	»	»	12	»	»	16

Τὰ παραπάνω στοιχεῖα, γιὰ τὴν σειρὰ κατασκευῆς τοῦ τυλίγματος, μᾶς τὰ δίνει ὁ θεωρητικὸς ὑπολογισμός, που κάνει ὁ μελετητὴς τὴν κατασκευήν.

Ιος τρόπος.

Παράσταση τῶν τυλιγμάτων στὴν κυλινδρικὴ μορφὴ τοῦ ἐπαγωγίμον (σχ. 5·16).


Χαράζομε τὸ ἐπαγώγιμο καὶ τοὺς μαγνητικοὺς πόλους μὲ τὰ πέδιλα. Γιτερα διαιροῦμε τὴν περιφέρεια τοῦ ἐπαγωγίμου σὲ 16 ίσα τόξα, οὓα δηλαδὴ εἰναι τὰ αὐλάκια, καὶ τὰ ἀριθμοῦμε

ἀπὸ 1 ἕως 16. "Γετερά, ἀκολουθώντας τὴν σειρὰ στὸ τύλιγμα ποὺ δρᾶται ἀπὸ τὸν παραπάνω πίνακα, συνδέοιτε τοὺς ἀγωγοὺς ὅπως φαίνεται στὸ σχῆμα 5·1 β.

Θος τρόπος.


Μὲ τὸ ἀνάπτυγμα τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφάνειας τοῦ ἐπαγωγού.

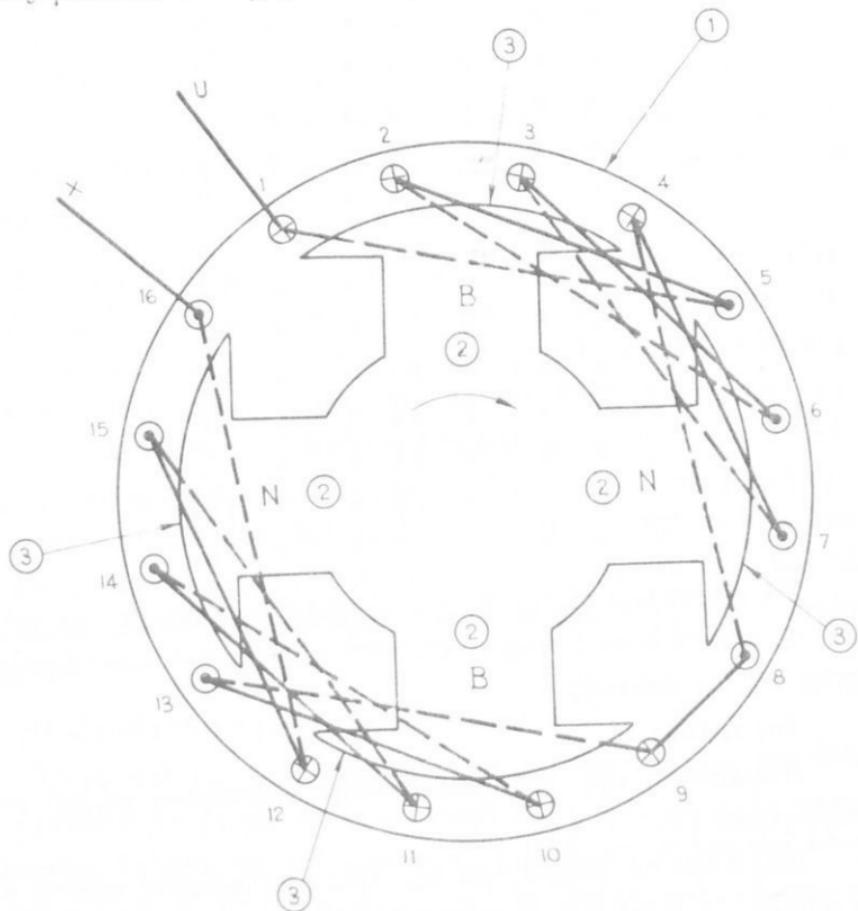Ἡ γάραξη μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν εἶναι ἀπλούστερη καὶ γίνεται ὅπως φαίνεται στὸ σχῆμα 5·1 γ.



Σχ. 5·1 β.

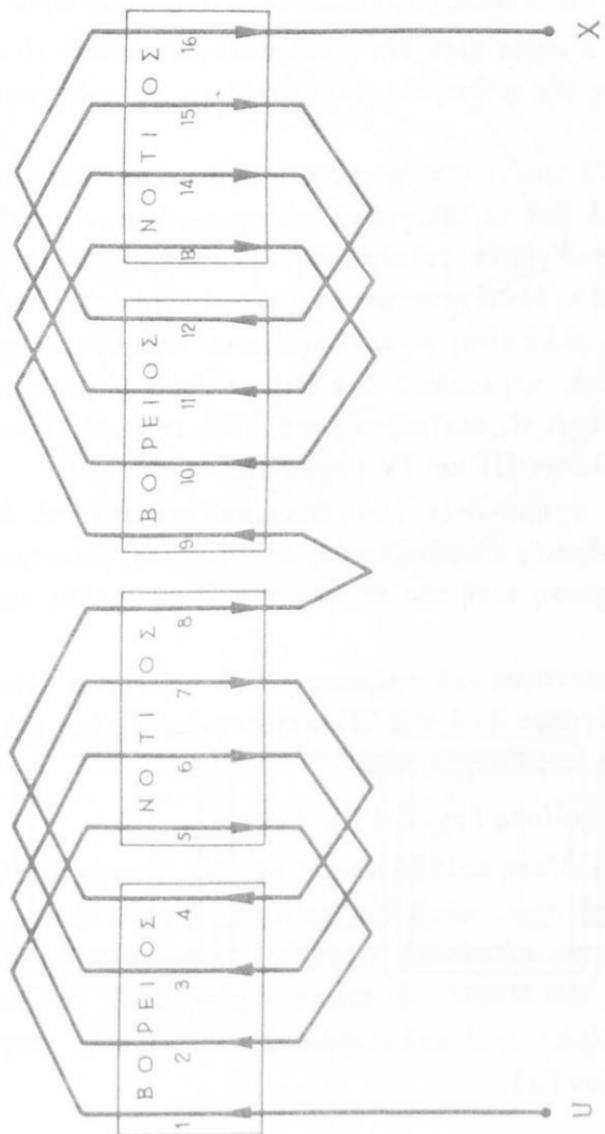Σημείωση: Καὶ στοὺς δύο τρόπους σχεδιάσεως, οἱ γραμμὲς ποὺ παριστάνουν τὰ τυλίγματα εἰναι παχύτερες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ παραστήσουν τοὺς μαγνητικοὺς πόλους.



Σχ. 5·1 γ

Παράδειγμα 3ο.

Μονοφασικό τύλιγμα τετραπολικοῦ ἐναλλακτήρα μὲ μία άδόντωση σὲ κάθε πολικὸ βῆμα.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κύρια μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι τὰ ἵδια μὲ τὰ μέρη τῆς συνδεσμολογίας ποὺ εἴδαμε στὸ προηγούμενο παράδειγμα.

2. Τὰ τυλίγματα ὅμως τοῦ ἐναλλακτήρα, διαφέρουν χαρακτηριστικὰ ἀπὸ τὰ τυλίγματα τοῦ προηγούμενου παραδείγματος.


Τὰ τυλίγματα τοῦ ἐπαγωγικοῦ τυλιπάνου, ποὺ ἀποτελοῦν κάθε ὄμιάδα, δὲν ἔχουν κατανεμηθῆ σὲ δῆλη τὴν ἐπιφάνεια τοῦ τυλιπάνου, ἀλλὰ εἰναι συγκεντρωμένα καὶ ὅλες οἱ σπεῖρες τῆς ἵδιας ὁμάδας εἰναι περασμένες στὰ ἵδια αὐλάκια (λούκια). "Ετοι, γη ὁμάδα 0₁ ἔχει τὶς σπεῖρες τῆς στὰ αὐλάκια I καὶ II καὶ γη ὁμάδα 0₂ στὰ αὐλάκια III καὶ IV (σχ. 5·1δ).

Στὸ σχῆμα 5·1δ (β) ὅπου παριστάνεται τὸ ἀνάπτυγγικ τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφάνειας τοῦ ἐπαγωγίμου, φαίνεται καλύτερα γη συγκεντρωση αὐτὴ τῶν σπειρῶν τῆς ἵδιας ὁμάδας στὰ ἵδια αὐλάκια.


Περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὰ τυλίγματα αὐτὰ θὰ βρῆτε στὴν παράγραφο 3·4 τῆς Ἡλεκτροτεχνίας Β', ἀπὸ τὴν ὥσπερ καὶ πήραμε τὸ παράδειγμα αὐτό.

β) Σχεδίαση (σχ. 5·1δ).

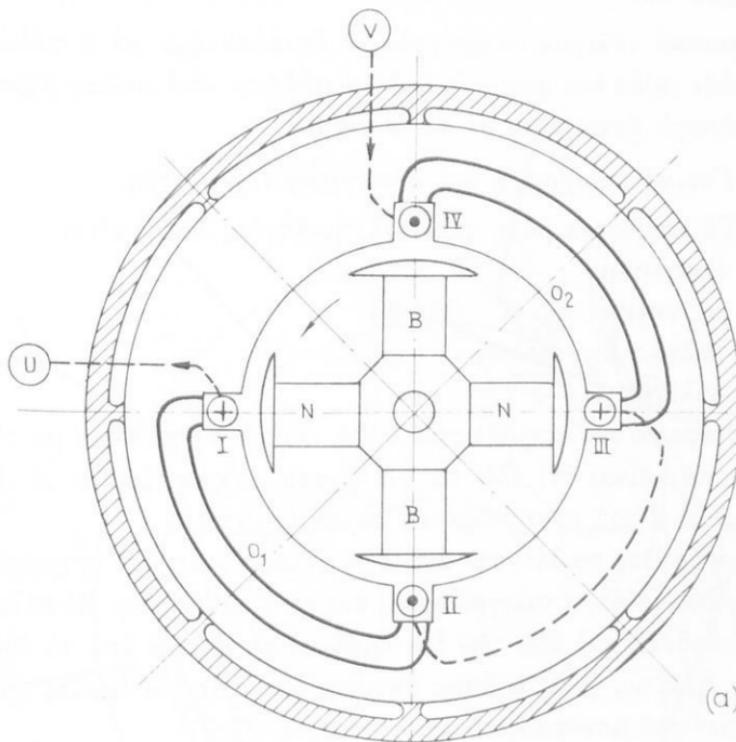Η σχεδίαση καὶ ἑδῶ μπορεῖ γὰ γίνη, ὅπως καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα, κατὰ δύο τρόπους: γη σχεδιάζεται δηλαδὴ τὰ τύλιγματα στὴν κυλινδρικὴ μορφὴ τοῦ ἐπαγωγίμου (α) (μὲ τὴν διαφορὰ πλὸς ἑδῶ δίνομε μιὰ ἀπλοποιημένη τοιμὴ τοῦ μονοφασικοῦ ἐναλλακτήρα), γη τὸ ἀνάπτυγγικ τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφάνειας τοῦ ἐπαγωγίμου (β).



(a)

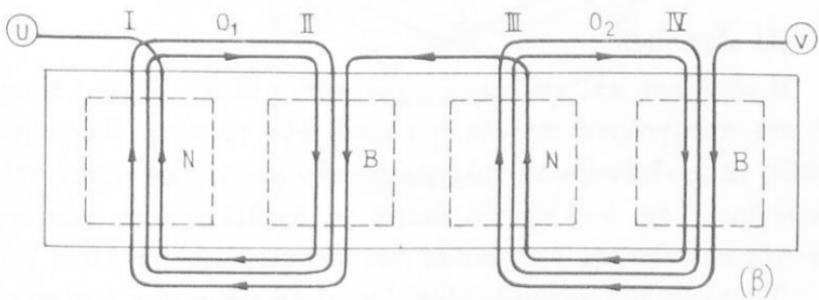

Σχ. 5.1 δ.

Παράδειγμα 4ο.

Διφασικό τύλιγμα τετραπολικοῦ ἐναλλακτήρα μὲ 2 αὐλάκια σὲ κάθε πόλο καὶ φάση, δηλαδὴ 4 αὐλάκια ἀνὰ πολικὸ βῆμα καὶ ἕνα ἀγωγὸ (στοιχεῖο) σὲ κάθε αὐλάκι.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη, τῆς συγδεσμολογίας αὗτῆς εἰναι:

- Τὸ ἐπαγγύματο (1)
- Οἱ μαγνητικοὶ πόλοι (2)
- Τὰ πέδηλα τῶν πόλων (3)
- Τὰ τυλίγματα (4).

Ἡ διαφορὰ στὸ παράδειγμα αὐτῷ, ἂν τὸ συγκρίνωμε μὲ τὸ προηγούμενο, εἰναι ὅτι ἐδῶ τὰ τυλίγματα συγκριτίζονται σὲ 4 ὄμιλοις (ἀντὶ 2 τοῦ προηγούμενου παραδείγματος).


Οἱ 4 ὄμιλοις συνδέονται ἀνὰ δύο μεταξύ τους, καὶ συγκριτίζουν ἔτσι δύο ζεύγη (τυλιγμάτων), ἔνα γιὰ κάθε φάση. Μὲ ἄλλα λόγια γηράση σύνδεση καὶ ἐδῶ τῶν δύο ὄμιλων, σὲ καθένα ἀπὸ τὰ δύο ζευγάρια ὄμιλων, γίνεται ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὶς δύο ὄμιλοις τῶν τυλιγμάτων τοῦ μονοφασικοῦ ἐναλλακτήρα.

Σημείωση: Τὸ διφασικὸ τύλιγμα συνήθως δὲν γραφυτοποιεῖται στὴν πράξη.

β) Σχεδίαση

Ἡ σχεδίαση καὶ στὸ παράδειγμα αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνῃ ὅπως καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα κατὰ δύο τρόπους. Μποροῦμε δηλαδὴ νὰ σχεδιάσωμε τὰ τυλίγματα στὴν κυλινδρικὴ μορφὴ τοῦ ἐπαγγύματος (σχ. 5·1ε), καὶ ἀκόμη νὰ σχεδιάσωμε τὸ ἀνάπτυγμα τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφάνειας τοῦ ἐπαγγύματος (σχ. 5·1ζ).

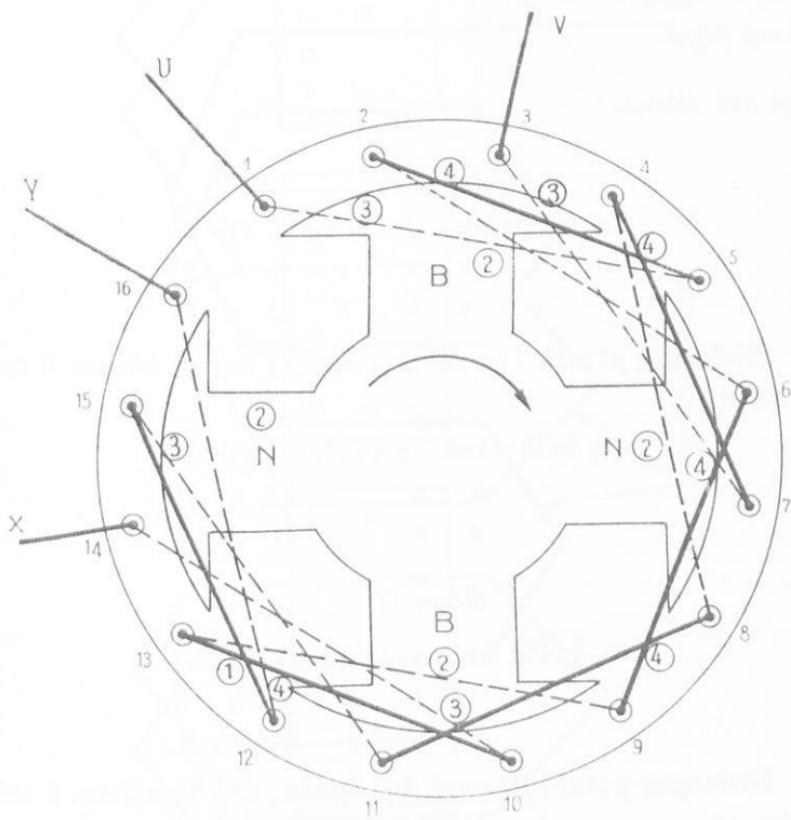Τὰ πάχη τῶν γραμμῶν εἰναι: ἵσα μὲ τὰ πάχη τῶν ἀντίστοιχων γραμμῶν τοῦ προηγούμενου παραδείγματος.



$\Sigma\chi \cdot 5 \cdot 1 \epsilon.$

Ἄριθμητικὰ στοιχεῖα χρήσιμα στὴ σχεδίαση καὶ κατὰ τοὺς δόρο τρόπους:

Πόλοι: 4 — Αὐλάκια σὲ κάθε πολικὸ βῆμα 4	
Αγωγὴ σὲ κάθε αὐλάκι	1
Πολικὸ βῆμα	4

Σειρὰ στὸ τύλιγμα:

Φάση I

1η ὁμάδα ἀπὸ τὸ αὐλάκι 1 στὸ 5	
» » » » » 5 » 2	
» » » » » 2 » 6	

Σύνδεσμος μεταξὺ 1ης καὶ 2ης ὁμάδας ἀπὸ τὸ αὐλάκι 6 στὸ αὐλάκι 9.

2η ὁμάδα ἀπὸ τὸ αὐλάκι 9 στὸ 13	
» » 13 » 10	
» » 10 » 14.	


Φάση II

3η ὁμάδα ἀπὸ τὸ αὐλάκι 3 στὸ 7	
» » » 7 » 4	
» » » 4 » 8.	

Σύνδεσμος μεταξὺ 3ης καὶ 4ης ὁμάδας ἀπὸ τὸ αὐλάκι 8 στὸ αὐλάκι 11.

4η ὁμάδα ἀπὸ τὸ αὐλάκι 11 στὸ 15	
» » » 15 » 12	
» » » 12 » 16.	

Σημειώσετε πὼς ὅλα τὰ παραπάνω στοιχεῖα ὑπολογίζονται καὶ δίνονται ἀπὸ τὸ μελετητή.

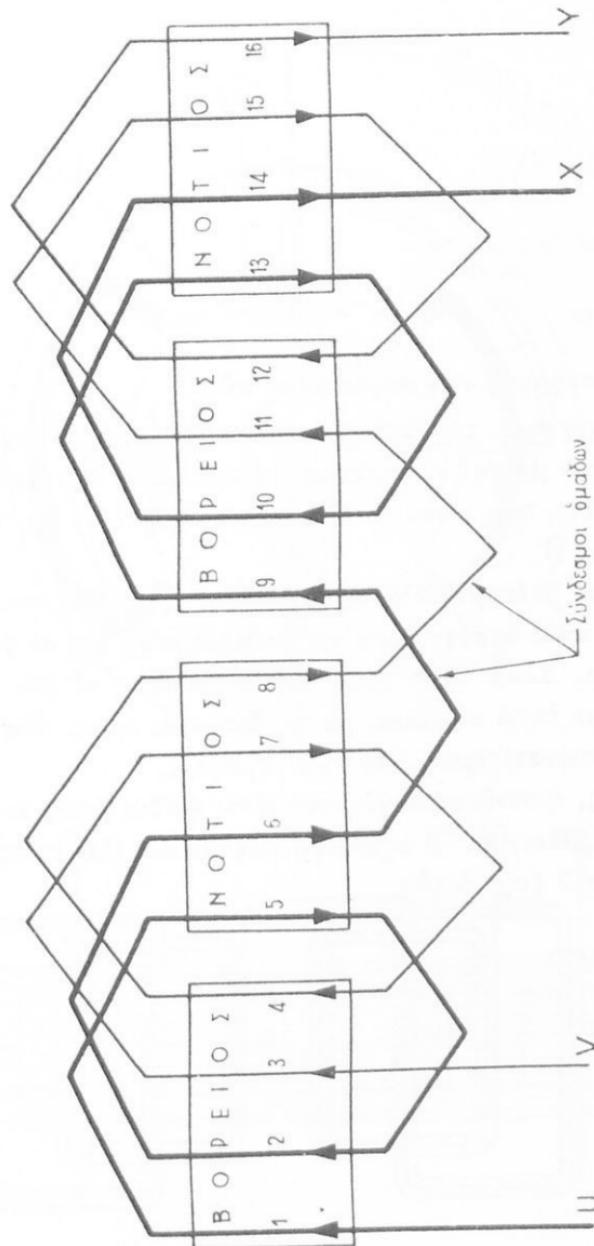

Σχ. 5.1 ξ.

'Ηεκτρολογικό ΔΣχέδιο


11

Παρατήρηση στὸ παράδειγμα αὐτό.

Ἡ κατανομὴ τῶν σπειρῶν τοῦ τυλίγματος σὲ ἕνα διφασικὸ ἐναλλακτήρα μπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ φαίνεται στὸ σχῆμα 5·1 γ, ποὺ εἶναι τὸ ἵδιο μὲ τὸ σχῆμα 3·4 β, τῆς Ἡλεκτροτεχνίας Β'.

“Οπως βλέπομε, ἐδῶ ἔχομε τέσσερις ὄμιλοι σπειρῶν. Οἱ σπειρὲς δὲ κάθε ὄμιλος δὲν εἶναι καθεμιὰ μόνη της σὲ ἕνα ζευγάρι αὐλάκια, ἀλλὰ ὅλες μαζὶ συγκεντρωμένες σὲ δύο αὐλάκια. “Ετοι ἔχομε δκτὸ αὐλάκια, μὲ τὴ διαφορά, ζμως, πὼς κάθε αὐλάκι ἔχει περισσότερους ἀπὸ ἕναν ἀγωγούς.

Τέλος, ἡ συνδεσμολογία του εἶναι ἡ ἴδια ὅπως καὶ στὸ παραπάνω παράδειγμα. Ἡ σχεδίαση γίνεται καὶ ἐδῶ ὅπως καὶ στὸ παράδειγμα 3 (σχ. 5·1δ).

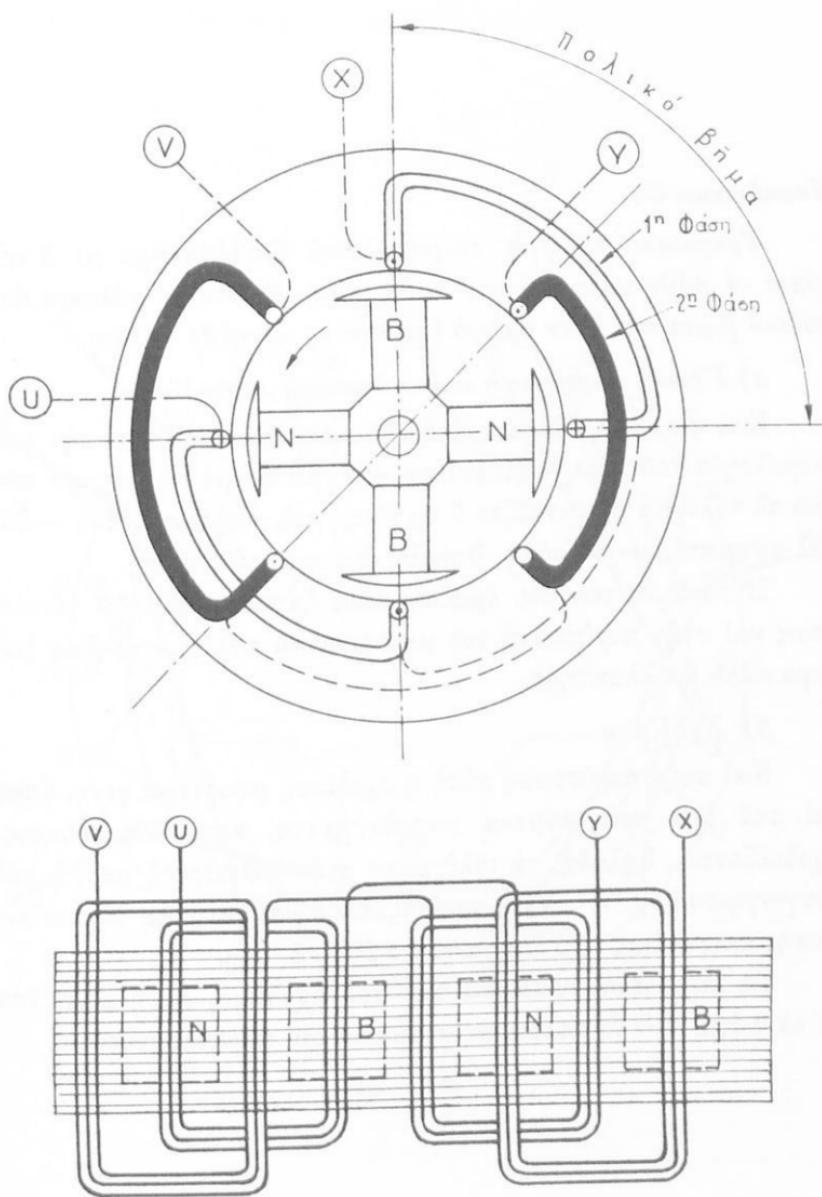

Σχ. 5.1 η.

Παράδειγμα 5ο.

Τριφασικὸ τύλιγμα τετραπολικοῦ ἐναλλακτήρα μὲ 3 αὐλάκια σὲ κάθε πόλο καὶ γιὰ κάθε φάση, δηλαδὴ 6 αὐλάκια ἀνὰ πολικὸ βῆμα καὶ ἕναν ἀγωγὸ (στοιχεῖο) σὲ κάθε αὐλάκι.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.


Καὶ ἡ συνδεσμολογία αὐτὴ εἶναι περίπου ἡ ἔδια μὲ τὴν συνδεσμολογία τοῦ προηγούμενου παραδείγματος, μὲ τὴ διαφορὰ πὼς ἔδιπλὸ τὸ τύλιγμα σχηματίζει 6 διμάδες, ποὺ συνδέονται δύο — δύο καὶ σχηματίζουν 3 ζεύγη, δηλαδὴ ἕνα γιὰ κάθε φάση.

Ἡ σύνδεση τῶν δύο διμάδων κάθε ζεύγους καὶ ἔδιπλὸ γίνεται ὅπως καὶ στὴν περίπτωση τοῦ μονοφασικοῦ τυλίγματος ἐνδές μονοφασικοῦ ἐναλλακτήρα.

β) Σχεδίαση.

Καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ σχεδίαση μπορεῖ νὰ γίνῃ, ὅπως καὶ στὰ δύο προηγούμενα παραδείγματα, κατὰ δύο τρόπους. Σχεδιάζονται, δηλαδὴ, τὰ τυλίγματα στὴν κυλινδρικὴ μορφὴ τοῦ ἐπαγγείμου (σχ. 5·10) ἢ σχεδιάζεται τὸ ἀνάπτυγμα τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφάνειας τοῦ ἐπαγγείμου (σχ. 5·11).

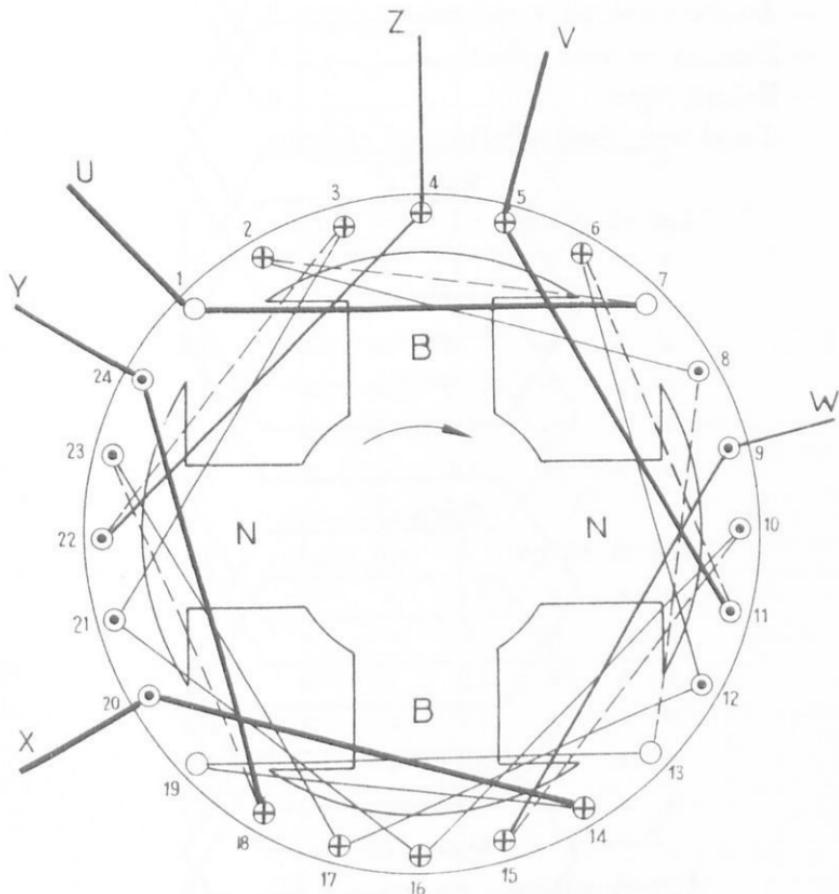Τὰ πάχη τῶν γραμμῶν καὶ στὴ σχεδίαση αὐτὴ εἶναι ἵσα μὲ τὰ πάχη τῶν ἀντίστοιχων γραμμῶν τοῦ παραδείγματος 4.



Σχ. 5·1 θ.

· Αριθμητικά στοιχεῖα χρήσιμα καὶ γιὰ τὸν δύο τρόπους σχεδιάσεως:

— Μαγνητικοὶ πόλοι	4
— Αὐλάκια ἀνὰ φάση καὶ πολικὸ βῆμα	2
— Σύρματα σὲ κάθε αὐλάκι	1
— Πολικὸ βῆμα	6

Σειρὰ ποὺ ἀκολουθεῖται στὸ τύλιγμα:

Φάση I


· Απὸ τὸ αὐλάκι	1	στὸ αὐλάκι	7
» » »	7	» »	2
» » »	2	» »	8
» » »	8	» »	13
» » »	13	» »	19
» » »	19	» »	14
» » »	14	» »	20

Φάση II

· Απὸ τὸ αὐλάκι	5	στὸ αὐλάκι	11
» » »	11	» »	6
» » »	6	» »	12
» » »	12	» »	17
» » »	17	» »	23
» » »	23	» »	18
» » »	18	» »	25

Φάση III

· Απὸ τὸ αὐλάκι	9	στὸ αὐλάκι	15
» » »	15	» »	10
» » »	10	» »	16
» » »	16	» »	21
» » »	21	» »	3
» » »	3	» »	22
» » »	22	» »	4

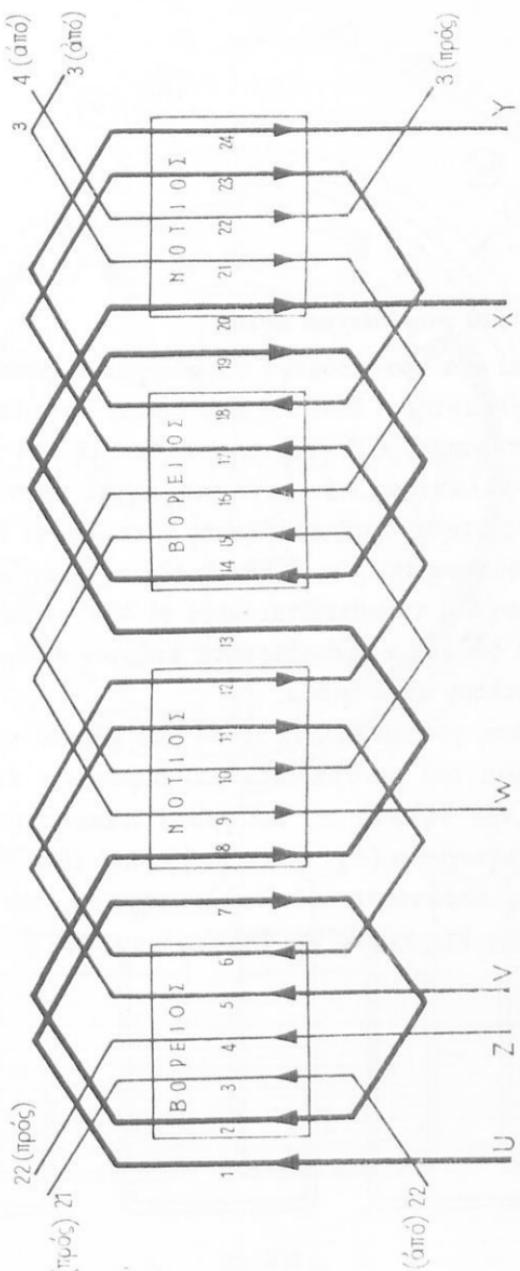

Σχ. 5.1.6.


Παρατήρηση στὸ παράδειγμα αὐτό.

"Οπως καὶ στὰ προηγούμενα παραδείγματα μονοφασικοῦ καὶ διφασικοῦ ἐναλλακτήρα, ἔτσι καὶ ἐδῶ δίνομε καὶ μία ἄλλη σχεδίαση. Αὐτὴν παρουσιάζει διαφορετική κατανομὴ τῶν σπειρῶν ἐνὸς τριφασικοῦ ἐναλλακτήρα πάνω στὸ ἐπαγωγικό του τύμπανο.

Στὴν περίπτωση αὐτὴν κάθε φάση ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ὅμιλας συγκεντρωμένων σπειρῶν. Κάθε ὅμιλος σχηματίζεται σὰν ἔνα τύλιγμα πηγήσι καὶ τοποθετεῖται μέσα σὲ δύο αὐλάκια. "Ετοι τὰ αὐλάκια εἰναι δύοδεκα καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν σπειρῶν ποὺ ἀποτελοῦν κάθε ὅμιλον.

Η σχεδίαση γίνεται μὲ τὸν τρόπο ποὺ γίνεται στὶς ἀντίστοιχες περιπτώσεις τοῦ μονοφασικοῦ καὶ διφασικοῦ ἐναλλακτήρα.

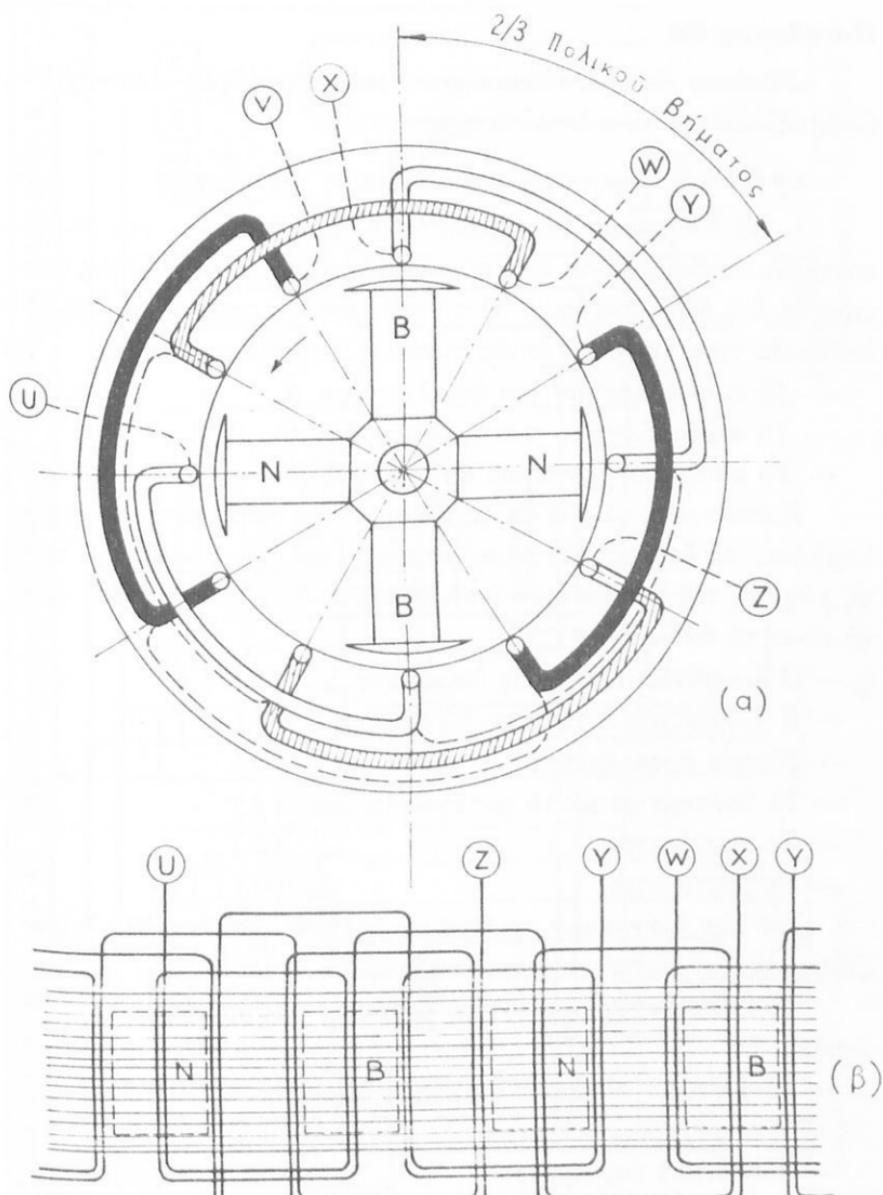Σχεδιάζομε δηλαδὴ τα τυλίγματα πάνω στὴν κυλινδρικὴ μορφὴ τοῦ ἐπαγωγήμου (σχ. 5·1κ [α]) (ποὺ ἐδῶ δίνεται μὲ μία ἀπλοποιημένη παράσταση τοῦ ἐναλλακτήρα) ἢ στὸ ἀνάπτυγμα τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφάνειας τοῦ ἐπαγωγήμου (σχ. 5·1κ [β]).



Σχ. 5·1 κ.

συγχρονισμὸ τῶν δύο ἐναλλακτήρων, ἀναπτύσσονται μὲ λεπτομέ-
ρεια στὴν Ἡλεκτροτεχνία, τόμος Β' (Κεφάλαιο 3-5). Ἐδῶ
ὄμως, ἀντὶ γιὰ τὸ βολτόμετρο «ΒΦΑ» καὶ τὶς λάμπες, χρησιμο-
ποιοῦμε «συγχρονοσκόπιο», ποὺ κάνει τὴν ἵδια δουλειά, ἀλλὰ
εἶναι πιὸ ἀπλό. Τὸ συγχρονοσκόπιο εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὸν Γ'
τόμο τῆς Ἡλεκτροτεχνίας (παρ. 14·4).

Σημείωση: Φυσικά, γιὰ νὰ σχεδιάσωμε αὐτὴ τὴν συνδεσμο-
λογία θὰ πρέπει προγραμμένως νὰ ἔχωμε μάθει ἀπὸ τὸ ἀντίστοι-
χο μάθημα τῶν ἡλεκτρικῶν μηχανῶν ὅλη τὴν παραπάνω θεωρία,
τὴν σχετικὴ δηλαδὴ μὲ τὴν παράλληλη σύνδεση δύο ἐναλλα-
κτήρων.

β) Σχεδίαση (σχ. 5·1μ).

Ἡ σχεδίαση γίνεται ὅπως φαίνεται στὸ σχῆμα 5·1λ. Ὁπως
βλέποιε στὸ διάγραμμα αὐτό, οἱ γραμμές ποὺ παριστάνουν τοὺς
ἀγωγούς, ἀπὸ τοὺς ὅποιους περνᾶ ὅλο τὸ ρεῦμα τῶν ἐναλλακτή-
ρων, εἶναι γχρακτηριστικὰ παχύτερες ἀπὸ τὶς ἄλλες. Λεπτότερες
εἶναι οἱ γραμμὲς τῶν κυκλωμάτων διεγέρσεως τῶν ἐναλλακτή-
ρων καὶ ἀκόμη πιὸ λεπτές εἶναι αὐτὲς ποὺ παριστάνουν ὅλους τοὺς
ἄλλους ἀγωγούς, ποὺ συνδέουν τὰ ζργανα ἐλέγχου καὶ γενικὰ
ποὺ κάνουν δευτερεύουσες ἐργασίες.

Παρατήρηση.

Στὸ σχῆμα 5·1μ παριστάνεται ἡ ἀπλοποιημένη συνδεσμο-
λογία τοῦ πίνακα ἐλέγχου καὶ παράλληλης λειτουργίας δύο
ἐναλλακτήρων.


Ἡ συνδεσμολογία αὐτὴ εἶναι βασικὰ ἡ ἵδια μὲ τὴν συνδεσμο-
λογία ποὺ δίνεται στὸ σχῆμα 5·1λ μὲ μερικὲς μόνο μικροδιαφο-
ρὲς στὴ διάταξη τῶν διαφόρων ὀργάνων καὶ λοιπῶν ἐξαρτημάτων.

Ἡ σπουδαιότερη διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν συνδεσμολο-
γιών εἶναι ὅτι στὴ μία (σχ. 5·1λ.) ἔχοιε συγχρονοσκόπιο, ἐνώ
στὴ ἄλλη (σχ. 5·1μ) ἔχοιε λαμπτήρες συγχρονισμού (ΛΣ).

Η συνδεσμολογία δημος που παριστάνεται στὸ σχῆμα 5.1 λ, πιποροῦμε νὰ ποῦμε πώς εἶναι περισσότερο πλήρης.

Λεπτομέρειες γιὰ τὸν τρόπο αὐτὸν τοῦ συγχρονισμοῦ θὰ βρῆτε στὴ παράγραφο 3 — 5.2 τῆς Ἡλεκτροτεχνίας Β', ἀπὸ ὅπου πήραμε καὶ τὸ σχῆμα 5.1 μ.

Γιὰ τὴ σχεδίαση καὶ τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς τηροῦνται οἱ ὕδιοι κανόνες ποὺ ἐφαρισθήσαν καὶ στὴν παραπάνω περίπτωση.

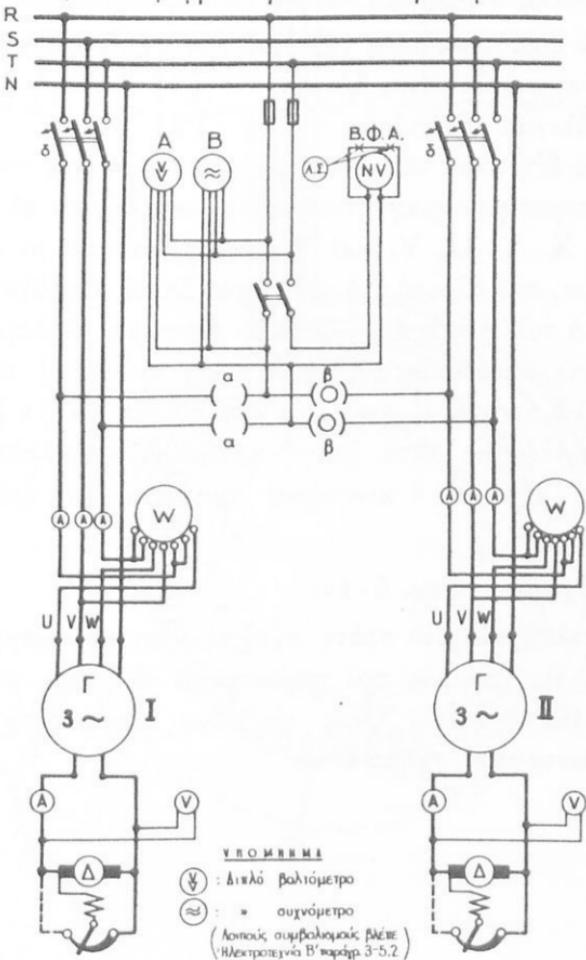

Σχ. 5.1 μ.

Παράδειγμα 7ο.

Συνδεσμολογία τυλιγμάτων ἀσύγχρονου κινητήρα μὲ βραχυκυκλωμένο δρομέα.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:


— Ο βραχυκυκλωμένος δρομέας (1)

— Τὸ τύλιγμα τοῦ στάτη (2).

2. Τὰ ἔξη ἄκρα τῶν τριῶν φάσεων τοῦ στάτη, ποὺ σχηματίζουν τὸ στρεψόμενο μαγνητικὸ πεδίο, καταλήγουν σὲ ἔξη ἄκροδέκτες Z, X, Y, U, V, καὶ W, ποὺ βρίσκονται σὲ ἕνα εἰδικὸ ἄκροκιθώτιο, στὸ πλευρὸ τοῦ κινητήρα. Στοὺς ἄκροδέκτες αὗτοὺς συνδέομε τὰ τυλίγματα ἔτσι, ὥστε ἐν ἑνώσωμε μὲ λαμάκια τοὺς ἐπάνω τρεῖς ἄκροδέκτες (Z, X, Y) (σχ. 5·1ν [α] καὶ σχῆμα 5·1ν [β]) ὁ κινητήρας συνδέεται κατ' ἀστέρα (5·1ν [γ]). "Αν διμως τὰ συνδέσωματα κατὰ τεύγη κατακόρυφα, δηλαδὴ Z — U, X — V καὶ Y — W, ὁ κινητήρας συνδέεται κατὰ τρίγωνο (σχ. 5·1ν [δ]).

β) Σχεδίαση (σχ. 5·1ν).

Τὰ τυλίγματα τοῦ στάτη σχεδιάζονται μὲ γραμμὲς παχύτερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς ποὺ παριστάνουν τὸ στάτη καὶ τὸ βραχυκυκλωμένο δρομέα. "Ολες οἱ ἄλλες γραμμὲς σχεδιάζονται ὅπως φαίνονται στὸ σχῆμα 5·1ν.

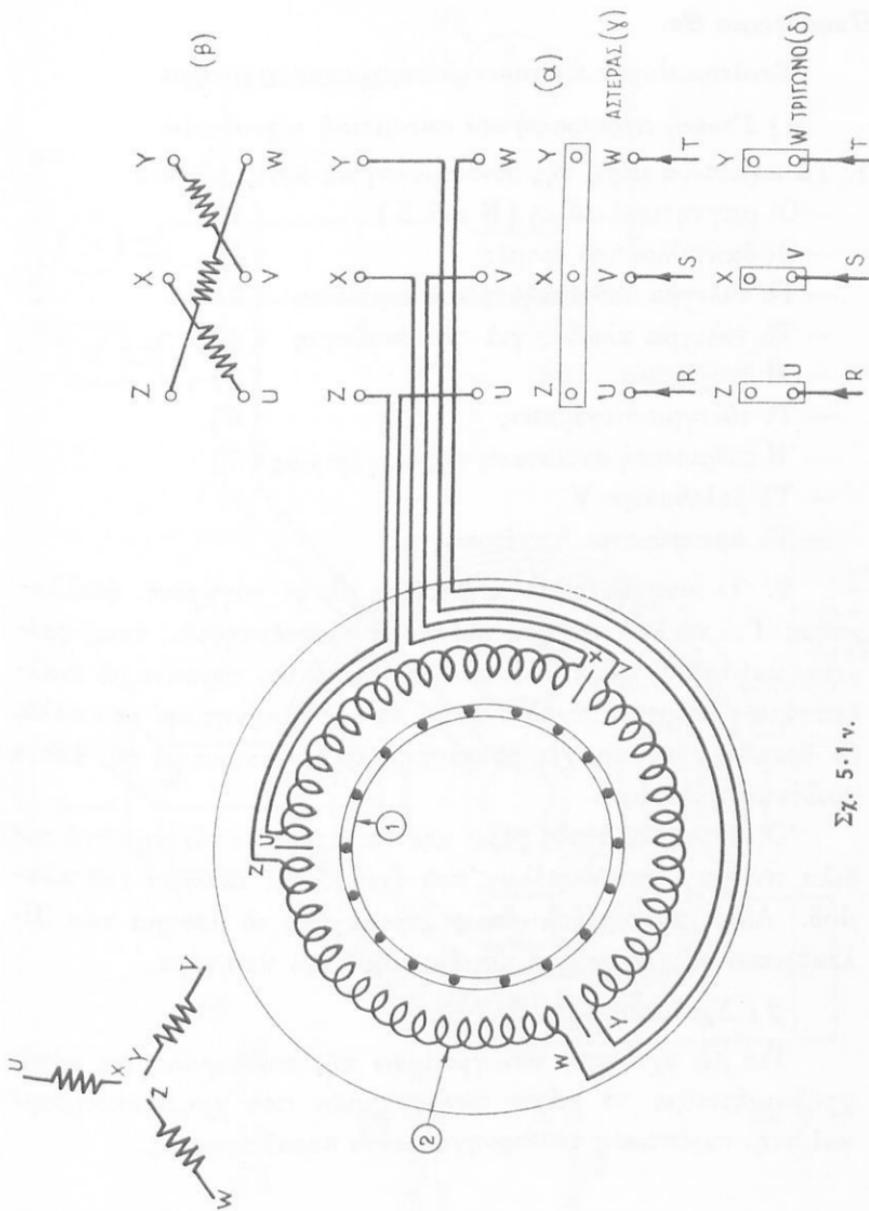 $\Sigma_k. 5 \cdot 1 v.$

Παράδειγμα 8ο.

Συνδεσμολογία τριφασικοῦ σύγχρονου κινητήρα.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὗτῆς εἰναι:


- Οἱ μαγνητικοὶ πόλοι (Β καὶ Ν) (1)
- Οἱ διακτύλιοι τοῦ δρομέα (2)
- Τὸ τύλιγμα τοῦ ἐπαγωγικοῦ τυμπάνου (3)
- Τὸ τύλιγμα κλωθοῦ γιὰ τὴν ἐκκίνηση (4)
- Ἡ διεγέρτρια (5)
- Τὸ τύλιγμα διεγέρσεως (6)
- Ἡ ρυθμιστικὴ ἀντίσταση τῆς διεγέρτριας (7)
- Τὸ βολτόμετρο Β
- Τὸ ἀμπερόμετρο διεγέρσεως Α.

2. Ὁ κινητήρας αὗτὸς λοιπόν εἰς τὸ σύγχρονο ἔναλλα-
κτήρα. Γιὰ νὰ λειτουργήσῃ πρέπει νὰ τροφοδοτηθοῦν, ὅπως φαί-
νεται καὶ στὸ σχῆμα 5·1ξ, τὸ ἐπαγωγικό του τύμπανο μὲ ἐναλ-
λασσόμενο ρεῦμα ἀπὸ τὸ δίκτυο, καὶ οἱ μαγνητικοὶ του πόλοι
(δὲ δρομέας) μὲ συνεχὲς ρεῦμα ἀπὸ τὴ διεγέρτρια μὲ τὴν δποία
συνδέεται στὴ σειρά.

Ο κινητήρας αὗτὸς φέρει καὶ ἕνα πρόσθετο τύλιγμα στὰ πέ-
διλα τῶν μαγνητικῶν πόλων, ποὺ ὀνομάζεται τύλιγμα τοῦ κλω-
βοῦ. Αὐτὸς χρησιμεύει, ὅπως ξέροιμε ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Ἡ-
λεκτρικῶν Μηχανῶν, γιὰ τὴν ἐκκίνηση τοῦ κινητήρα.

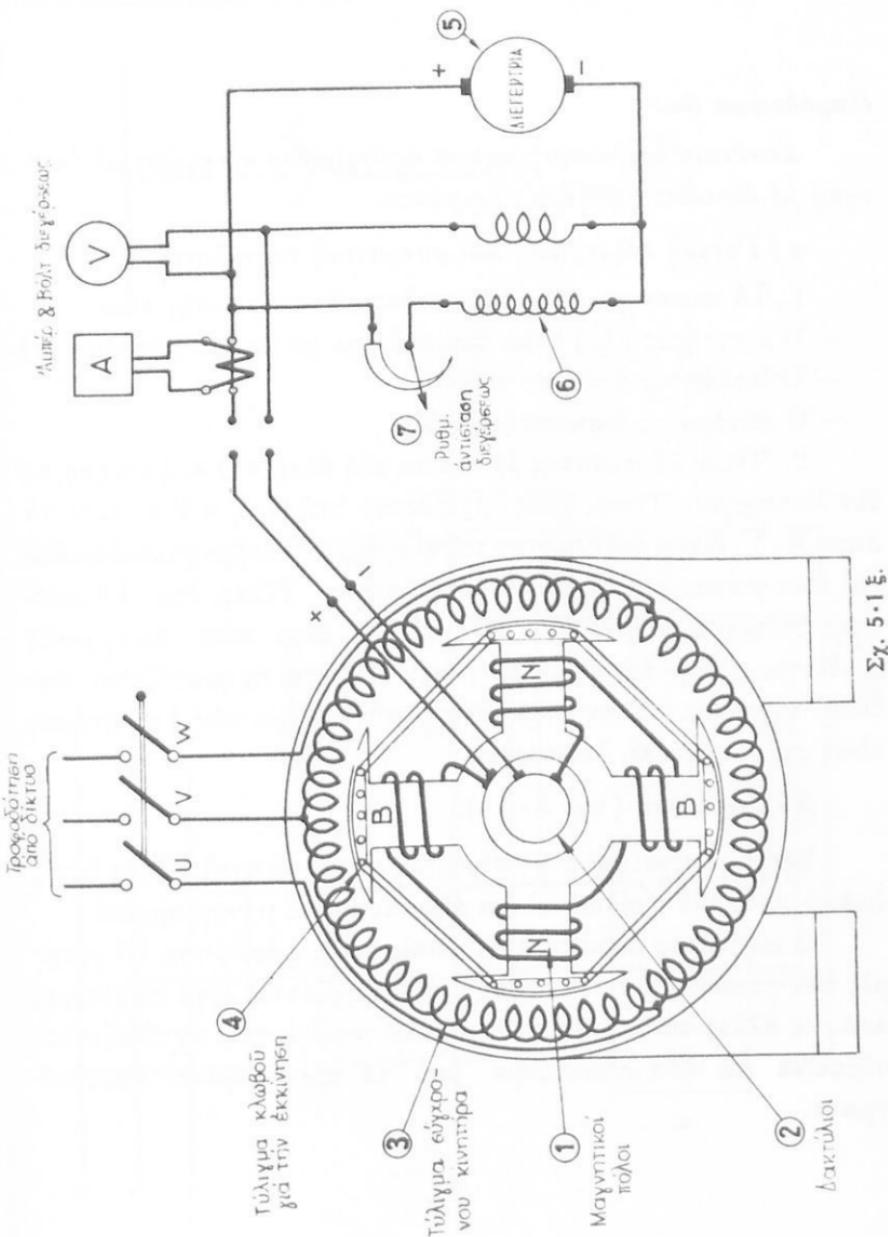b) Σχεδίαση (σχ. 5·1ξ).

Γιὰ τὴ σχεδίαση τῶν γραμμῶν τῆς συνδεσμολογίας αὗτῆς
χρησιμοποιοῦμε τὰ πάχη τῶν γραμμῶν ποὺ χρησιμοποιήσαμε
καὶ στὴν περίπτωση τοῦ προηγούμενου παραδείγματος.



Παράδειγμα 9ο.

Συνδεσμολογία τριφασικοῦ ἀσύγχρονου κινητήρα μὲ ἐκκινησηῖ μὲ διακόπτη ἀστέρᾳ - τριγώνου.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.


1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:
 - 'Ο κινητήρας (Κ) (ἐδῶ παριστάνεται μὲ τὶς τρεῖς φάσεις του)
 - 'Ο διακόπτης ἀστέρα - τριγώνου
 - 'Ο αὐτόματος διακόπτης (ΑΔ).

2. "Οταν ὁ διακόπτης βρίσκεται στὴ θέση «Ο», ὁ κινητήρας δὲν λειτουργεῖ. "Οταν, διμωξ., βρίσκεται στὴ θέση «Υ», τότε τὰ ἄκρα X, Y, Z τῶν τυλιγμάτων τοῦ κινητήρα εἰναι: βραχυκυκλωτιένα καὶ δικινητήρας ξεκινᾶ μὲ σύνδεση ἀστέρα. Τέλος, σταν ὁ διακόπτης βρίσκεται στὴ θέση «Δ», τότε τὸ ἄκρο κάθε τυλίγματος συνδέεται μὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἐπόμενου καὶ ἔτσι σγηματίζεται σύνδεση τριγώνου. Στὴν περίπτωση αὐτὴν λέμε πώς ὁ κινητήρας εἰναι στὴν κανονικὴ λειτουργία.

β) Σχεδίαση (σχ. 5·1ο).

Χρήσιμο εἶναι καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴν καὶ σχεδιάζωμε ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κανονικὸ σχέδιο καὶ ἕνα ἀπλοποιημένο μονογραμμικό.

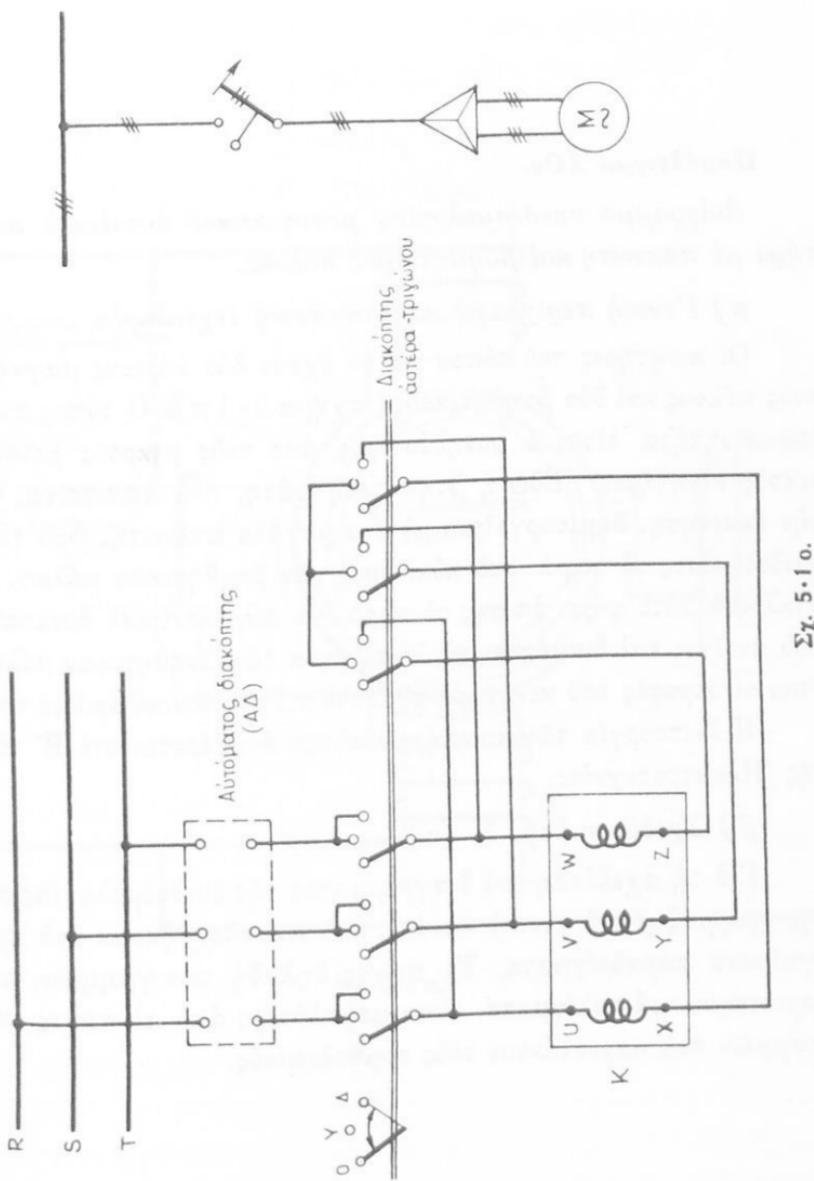'Ο κινητήρας παριστάνεται μὲ τὶς τρεῖς φάσεις του. Οἱ γραμμὲς τῶν φάσεων (δικτύου παροχῆς) σχεδιάζονται λίγο παχύτερες ἀπὸ τὶς ἀλλες συνδετικὲς γραμμές. Οἱ συμβολισμοὶ σχεδιάζονται σύμφωνα μὲ δσα γνωρίζομε ἀπὸ τὰ προηγούμενα παραδείγματα.



Παράδειγμα 10ο.

Διάγραμμα συνδεσμολογίας μονοφασικοῦ διπολικοῦ κινητήρα μὲ πυκνωτή καὶ βοηθητικοὺς πόλους.


α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

Οἱ κινητῆρες τοῦ τύπου αὐτοῦ ἔχουν δύο κύριους μαγνητικοὺς πόλους καὶ δύο βοηθητικοὺς (σχῆμα 5·1 π.). Οἱ τύποις αὐτὸς τοῦ κινητήρα εἰναι: ὁ συνηθέστερος ἀπὸ τοὺς μικροὺς μονοφασικοὺς κινητῆρες. Ἐδῶ γῇ βοηθητικὴ φάση, ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἐκκίνηση, δημιουργεῖται μὲ ἔνα μεγάλο πυκνωτή, ποὺ εἶναι συνδεδεμένος σὲ σειρὰ στὸ κύκλωμα τῶν βοηθητικῶν πόλων. Τὸ κύκλωμα αὐτὸς φέρει ἐπίσης σὲ σειρὰ ἔνα φυγοκεντρικὸ διακόπτη, ποὺ ἀνοίγει καὶ διακόπτει τὴ λειτουργία τῶν βοηθητικῶν πόλων, διατάξας οἱ στροφὲς τοῦ κινητήρα φθάσουν στὸν κανονικὸ ἀριθμό τους.

Τὴ λειτουργία τῶν κινητήρων αὐτῶν ἀναφέρεται στὸ Β' τόμο τῆς 'Ηλεκτροτεχνίας.

β) Σχεδίαση (σχ. 5·1π).

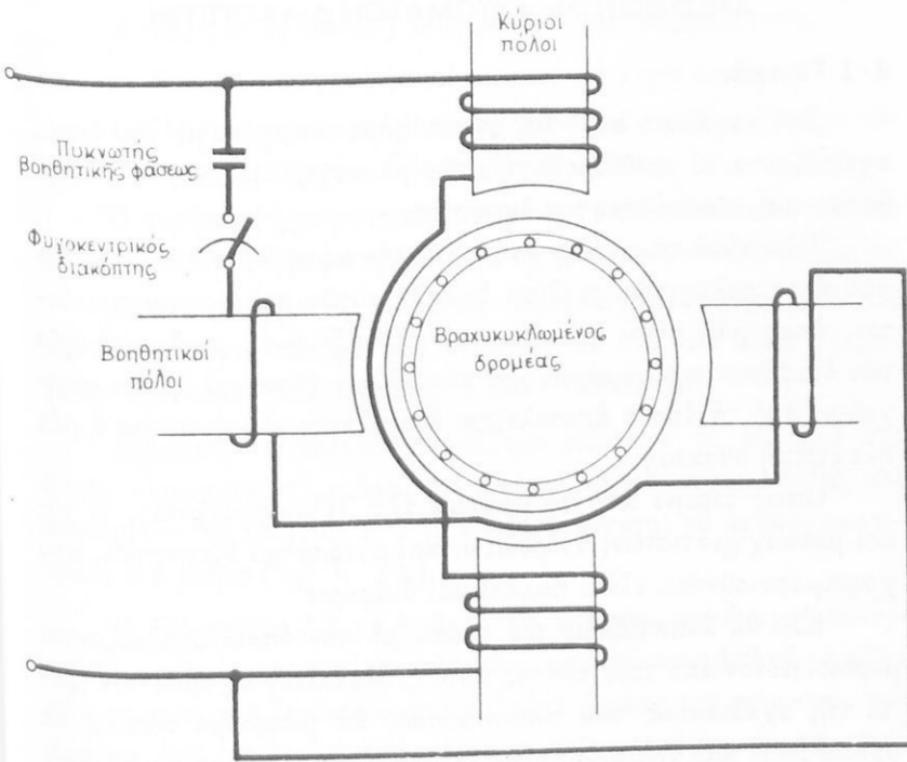Γιὰ τὴ σχεδίαση τοῦ διαγράμματος τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς ἐφαρμόζομε τὸ γενικὸ κανόνα, ποὺ παραδεχθήκαμε στὰ προηγούμενα παραδείγματα. Τὸ πάχος δηλαδὴ τῶν γραμμῶν, ποὺ παριστάνουν τὰ τυλίγματα, εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν ποὺ παριστάνουν τοὺς συμβολισμούς.



Σχ. 5·1 π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ - ΑΝΟΡΘΩΤΩΝ - ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

6.1 Γενικά.

Στὸ κεφάλαιο αὐτὸ τὸ ἀναπτύξωμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο σχεδιάζονται οἱ συνδεσμολογίες τῶν μετασχηματιστῶν, τῶν ἀνορθωτῶν καὶ τῶν αὐτόματων διακοπτῶν.

"Ολα αὐτὰ τὰ σχέδια ἀνήκουν στὴν κατηγορία τῶν θεωρητικῶν ἡλεκτρολογικῶν σχεδίων, δηλαδὴ αὐτῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται, ὅπως μᾶς εἰναι γνωστό, γιὰ νὰ δείξουν τὴ συνδεσμολογία τῶν διαφόρων κυκλωμάτων καὶ τῶν ἄλλων ἡλεκτρολογικῶν στοιχείων, ἀπὸ τὰ ὅποια ἀποτελεῖται ἐνα ἡλεκτρικὸ μηχάνημα ἢ μία ἡλεκτρικὴ συσκευή.

"Οπως ξέρομε ἀπὸ τὸ μάθημα τῆς Ἡλεκτροτεχνίας, οἱ τύποι μετασχηματιστῶν, ἀνορθωτῶν καὶ αὐτόματων διακοπτῶν, ποὺ χρησιμοποιοῦνται, εἰναι πολλοὶ καὶ διάφοροι.

"Ἐδῶ θὰ ἀναπτύξωμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο σχεδιάζονται μερικοὶ μόνον ἀπὸ τοὺς τύπους αὐτούς. Μαθαίνοντας ὅμως τὸν τρόπο τῆς σχεδιάσεως τῶν τύπων αὐτῶν, θὰ μποροῦμε εύκολα νὰ σχεδιάζωμε καὶ ὅποιονδήποτε ἄλλο τύπο, ἀρκεῖ φυσικὰ νὰ ἔχωμε μάθει καὶ πῶς λειτουργεῖ καὶ πῶς χρησιμοποιεῖται ὁ τύπος αὐτός.

"Ιδιαίτερα, ὅμως, γιὰ τοὺς μετασχηματιστὲς θὰ περιορισθῶμε νὰ δώσωμε τὴ σχεδιάση τῶν διαφόρων τρόπων μὲ τοὺς ὅποιους συνδέονται καὶ ἀκόμη μερικὰ παραδείγματα σχεδιάσεως τῆς ἐσωτερικῆς συνδεσμολογίας ἀπλῶν περιπτώσεων μετασχηματιστῶν.

6·2 Παραδείγματα.

Παρακάτω δύνομε μερικὰ παραδείγματα σχεδιάσεως σύμφωνα μὲ αὐτὰ ποὺ ἀναφέραμε στὴν προηγούμενη παράγραφο.

Παράδειγμα 1ο.

‘Απλὸς (στοιχειώδης) μονοφασικὸς μετασχηματιστής.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία

1. Ο μετασχηματιστής αὐτὸς ἀποτελεῖ τὸν ἀπλούστερο τύπο τῶν μετασχηματιστῶν. Κύρια μέρη του εἰναι:

— Ο πυρήνας (ημαγνητικὸς λύγωμα), δόποιος ἀποτελεῖται ἀπὸ εἰδικὰ σιδερένια ἐλάσματα καὶ ἔχει σχῆμα δρθογωνικοῦ πλαισίου.

— Τὰ δύο τυλίγματα, τὰ δόποια περιτυλίγονται γύρω ἀπὸ τὶς δύο κατακόρυφες πλευρές τοῦ πλαισίου. Τὸ ἔνα ἀπὸ αὐτὰ δνομάζεται πρωτεῦον τύλιγμα, ἐνῷ τὸ ἄλλο δευτερεῦον.

Σημείωση: *Πρωτεῦον δνομάζομε πάντοτε τὸ τύλιγμα στὸ δόποιο εἰσέρχεται τὸ ρεῦμα, ποὺ πρέπει νὰ μετασχηματισθῇ, καὶ δευτερεῦον τὸ τύλιγμα ἀπὸ τὸ δόποιο ἔξερχεται τὸ μετασχηματισμένο πιὰ ρεῦμα (σχ. 6·2 α).*

2. Στὸ σχῆμα 6·2 αὸ ἀριθμὸς τῶν σπειρῶν, ποὺ ἔχει τὸ τύλιγμα τοῦ πρωτεύοντος κυκλώματος, εἰναι: μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν σπειρῶν τοῦ δευτερεύοντος. Γι' αὐτὸν τάση τοῦ ρεύματος, ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ δευτερεῦον τύλιγμα τοῦ μετασχηματιστῆς, εἰναι μικρότερη ἀπὸ τὴν τάση τοῦ ρεύματος ποὺ μπαίνει στὸ πρωτεῦον.


β) Σχεδίαση (σχ. 6·2 α).

Οἱ γραμμές, ποὺ παριστάνουν τοὺς ἀγωγοὺς παροχῆς τοῦ ρεύματος (πρωτεῦον κύκλωμα) καὶ τὰ τυλίγματα τοῦ πρωτεύοντος, εἰναι παχύτερες ἀπὸ τὶς γραμμές τοῦ τυλίγματος τοῦ δευτερεύοντος κυκλώματος.

Οἱ μαγνητικὲς γραμμὲς εἰναι διακεκομισμένες καὶ ἔχουν πά-

χος ἵσο μὲ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν ποὺ παριστάνουν τὸ τύλιγμα τοῦ δευτερεύοντος χυκλώματος.

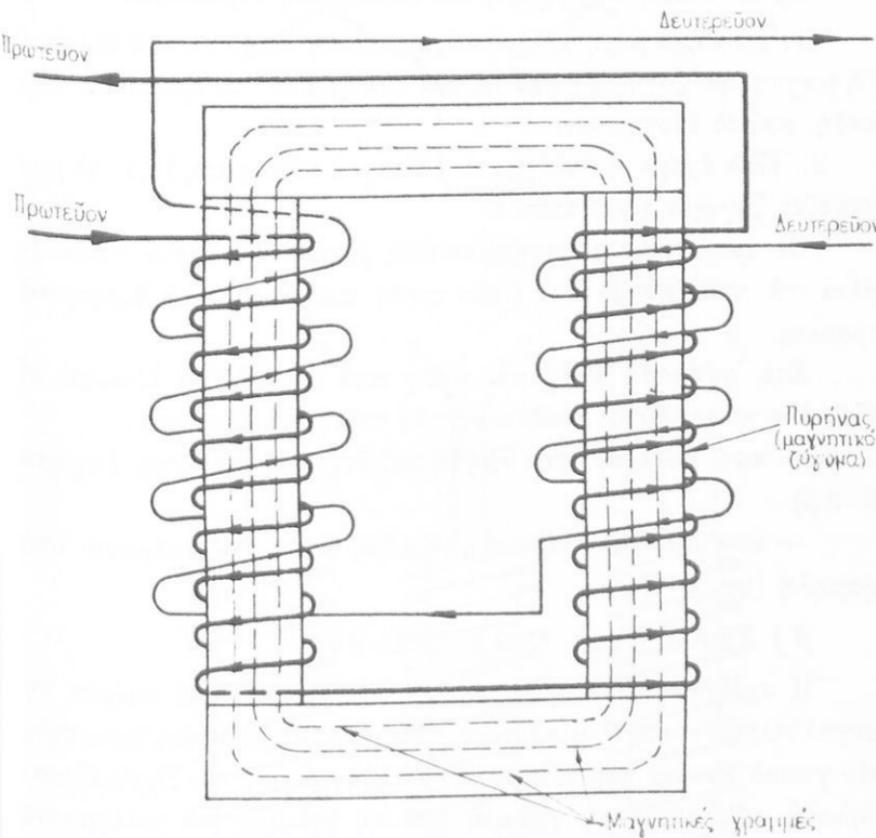Τέλος, δὲ πυρήνας παριστάνεται μὲ γραμμὲς ποὺ ἔχουν πάχες μικρότερο ἀπὸ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν τοῦ δευτερεύοντος χυκλώματος.



Σχ. 6·2 α.

Παράδειγμα 2ο.

Ἐσωτερική συνδεσμολογία τριφασικοῦ μετασχηματιστῆ¹ ἵσχυος.

a) Σύντομη περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κύρια μέρη τοῦ μετασχηματιστῆ² αὐτοῦ εἰναι: ὁ πυρήνας (ἢ μαγνητικὸς ζύγωμα) καὶ τὰ δύο τυλίγματα: τὸ πρωτεῖον, δηλαδὴ, καὶ τὸ δευτερεῖον.



2. Εδῶ ἔχομε ταῦτα (δύο γιὰ κάθε φάση) καὶ τὸ μαγνητικὸς ζύγωμα εἰναι τριπλό.

Οἱ τριφασικοὶ μετασχηματιστὲς μπορεῖ νὰ ἔχουν συνδεδεμένα τὰ τυλίγματά τους (τῶν τριῶν φάσεων) κατὰ διάφορούς τρόπους.

Στὰ σχήματα 6.2 β καὶ 6.2 γ ποὺ ἀκολουθοῦν δίνονται οἱ ἔξης δύο κοινοὶ τύποι συνδέσεως τῶν τυλιγμάτων αὐτῶν:
— κατ' ἀστέρα, στὴν ὑψηλὴ τάση, (σχῆμα
6.2 β).
— κατ' ἀστέρα στὴν ὑψηλὴ τάση καὶ κατὰ τρίγωνο στὴν χαμηλὴ (σχ. 6.2 γ).

β) Σχεδίαση (σχ. 6.2 β καὶ 6.2 γ).

Ἡ σχεδίαση γίνεται ὡς ἔξης: Τὸ τύλιγμα, ποὺ παίρνει τὴν μεγαλύτερη ἔντασην ἢ μικρότερη τάση, σχεδιάζεται ἀντίθετα πρὸς τὸν γενικὸν κανόνα ποὺ εἴδαμε στὴν παράγραφο 2.3. Σχεδιάζεται δηλαδὴ μὲ λεπτότερη γραμμὴ ἀπὸ τὴν γραμμὴν τοῦ τυλιγμάτος μὲ τὴν μικρότερη ἔντασην ἢ μεγαλύτερη τάση. Αὐτὸν φαίνεται στὰ σχήματα, 6.2 β καὶ 6.2 γ, τὰ δύοτα παριστάνοντα μετασχηματιστὲς (ἀνυψωτές τάσεως), στοὺς δύοτας ἢ χαμηλὴ τάση σημειώνεται μὲ παχύτερη γραμμή. Συνήθως ἡ πρώτη γραμμὴ

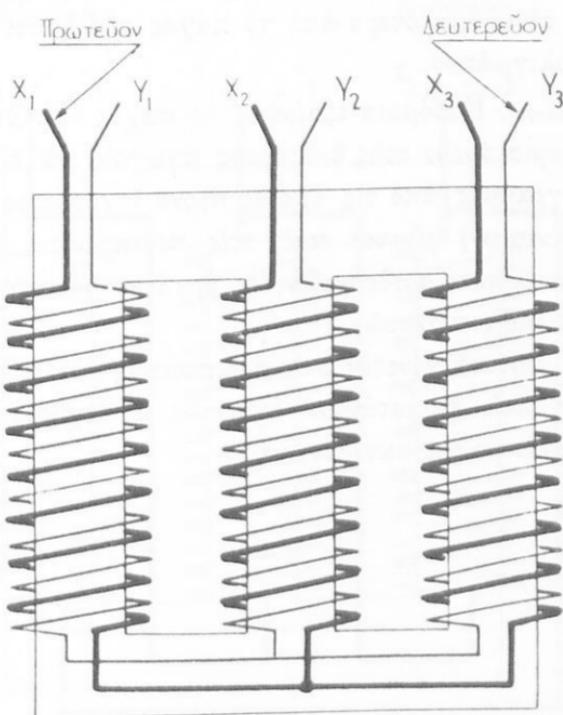
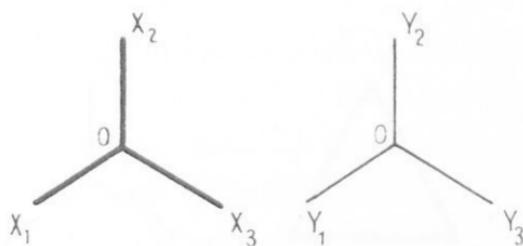


Σχ. 6·2 β.

σχεδιάζεται μὲ πάχος διπλάσιο περίπου ἀπὸ τὸ πάχος τῆς δεύτερης. Τὸ μαγνητικὸ ζύγωμα σχεδιάζεται μὲ γραμμὴ ποὺ τὸ πάχος της εἶναι μικρότερο ἀπὸ τὸ πάχος τῆς λεπτότερης γραμμῆς τῶν τυλιγμάτων.

Σημείωση: Παρόμοια ἔξαίρεση, τὸ πάχος δηλαδὴ τῶν γραμμῶν ποὺ παριστάνουν τοὺς διάφορους ἀγωγοὺς νὰ εἶναι μεγαλύτερο στὶς γραμμὲς ἀπὸ τὶς δποῖες περνᾶ ἵσχυρότερο ρεῦμα (μεγαλύτερη ἔνταση) γίνεται καὶ στὶς περιπτώσεις σχεδίων ποὺ ἀφοροῦν ἑσωτερικὲς συνδεσμολογίες ὅργάνων ἡλεκτρικῶν μετρήσεων καὶ λοιπῶν συσκευῶν.

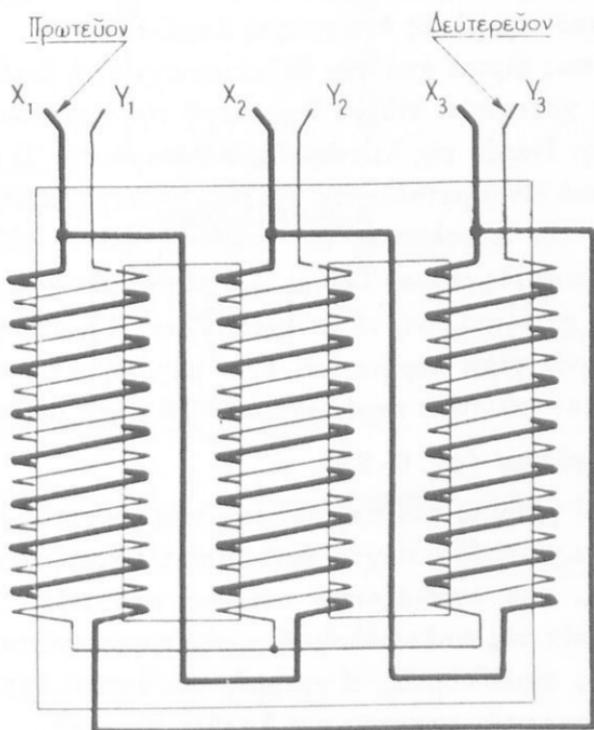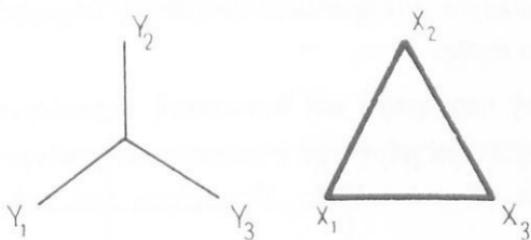Αὐτὸ φυσικά γίνεται στὶς περιπτώσεις αὐτές, γιατὶ θέλομε σὶ γραμμὲς ποὺ παριστάνουν ἀγωγοὺς μὲ ἵσχυρότερο ρεῦμα νὰ εἶναι περισσότερο χαρακτηριστικές.



$\Sigma \chi \cdot 6 \cdot 2 \gamma$.

Παράδειγμα 3ο.

Συνδεσμολογία μονοφασικοῦ ἀνορθωτῆ̄ ὑδραργύρου μὲ βοηθητικὴ̄ ἄνοδο ἀφῆς.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συσκευῆς αὐτῆς εἰναι:

— 'Η λυχνία μὲ μιὰ κάθοδο ὑδραργύρου καὶ μιὰ βοηθητικὴ̄ ἄνοδο).

— Τὸ στραγγαλιστικὸ πηγίο

— 'Ο ρυθμιζόμενος μετασχηματιστής


— 'Ο διακόπτης μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἀσφάλειες.

2. "Οπως ἔρομε ἀπὸ τὴν Ἡλεκτροτεχνία, ἡ βοηθητικὴ̄ ἄνοδος ἀφῆς χρησιμεύει στὸ νὰ δημιουργῇ τὴν πυρακτωμένη ἀγλίδα γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς λειτουργίας τοῦ ἀνορθωτῆ. 'Ο μετασχηματιστής, ποὺ εἶναι μεταβλητῆς σχέσεως μετασχηματισμοῦ, χρησιμεύει γιὰ τὴν τροφοδότηση τοῦ ἀνορθωτῆ καὶ τὴν ρύθμιση τῆς τάξεως στὸ συνεχὲς ρεῦμα. Τέλος, τὸ στραγγαλιστικὸ πηγίο χρησιμεύει γιὰ νὰ ἔξομαλύνῃ τὸ συνεχὲς ρεῦμα. Τὸ στραγγαλιστικὸ πηγίο φέρει πυρήνα καὶ ἔχει μεγάλη αὐτεπαγωγή.

Τὸ στραγγαλιστικὸ πηγίο συνδέεται σὲ σειρὰ μὲ τὴ λυχνία

β) Σχεδίαση (σχ. 6·2δ).

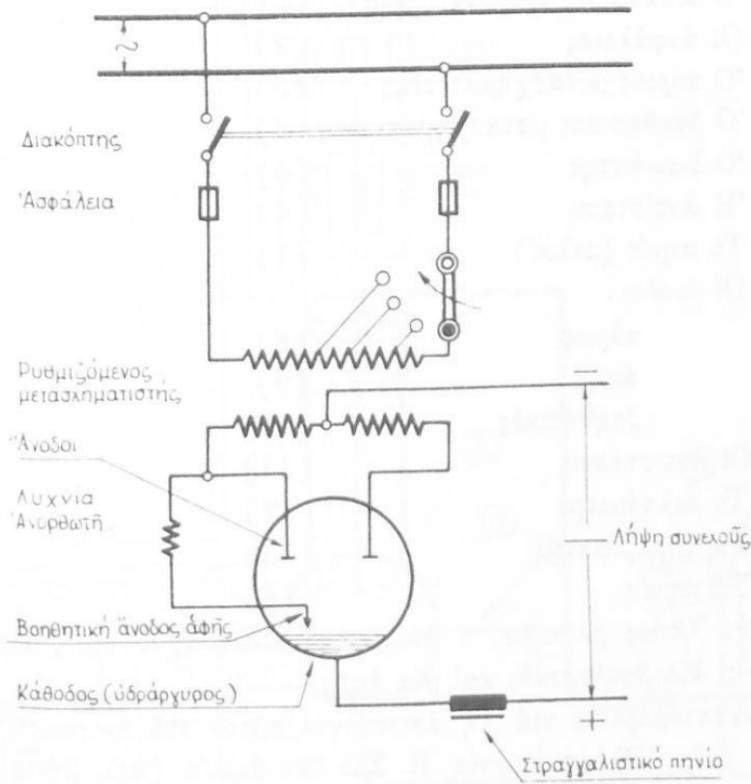"Ολες οἱ γραμμὲς ποὺ παριστάνουν τοὺς ἀγωγοὺς συνδέσεως σχεδιάζονται μὲ τὸ ἕδιο πάχος, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς γραμμὲς τοῦ δικτύου παροχῆς, ποὺ σχεδιάζονται συνήθως παχύτερες. Τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς παριστάνονται μὲ τοὺς ἀντίστοιχους συμβολισμούς, οἱ γραμμὲς τῶν ὅποιων ἔχουν πάχος ἕσσο μὲ τὸ πάχος τῶν γραμμῶν τοῦ δικτύου παροχῆς.



Σχ. 6·2 δ.

Παράδειγμα 4ο.

Συνδεσμολογία τριφασικοῦ ἀνορθωτῆ ὑδραργύρου.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη αὐτοῦ τοῦ ἀνορθωτῆ εἰναι:

— Ὁ διακόπτης τροφοδοτήσεως (1)

— Οἱ ἀσφάλειες (2)

— Ὁ κύριος μετασχηματιστής (3)

— Ὁ βιογθητικὸς μετασχηματιστής (4)

— Ὁ διακόπτης (5)

— Ἡ ἀντίσταση (6)

— Τὸ πηγίο (ρελαῖ) (7)

— Οἱ ἄνοδοι:

κύριες (8)

ἀφῆς (9)

βιογθητικὲς (10)

— Οἱ ἀντίστάσεις (11)

— Τὸ βολτόμετρο (12)

— Τὸ ἀμπερόμετρο (13)

— Τὰ πηγία (14)


2. "Οπως βλέπομε, ὁ ἀνορθωτῆς αὐτὸς ἔχει: τρεῖς κύριες ἀνόδους, δύο βιογθητικὲς καὶ μία ἀφῆς.

Λεπτομέρειες γιὰ τὴ λειτουργία αὐτοῦ τοῦ ἀνορθωτῆ θὰ βρῆτε στὴν Ἡλεκτροτεχνία Β. Στὸ ἵδιο βιβλίο (σελ. 250) θὰ βρῆτε τὸ ἀντίστοιχο σχέδιο.

β) Σχεδίαση (σχ. 6·2 ε).

Ἡ σχεδίαση καὶ ἐδῶ θὰ γίνῃ ὅπως καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα.

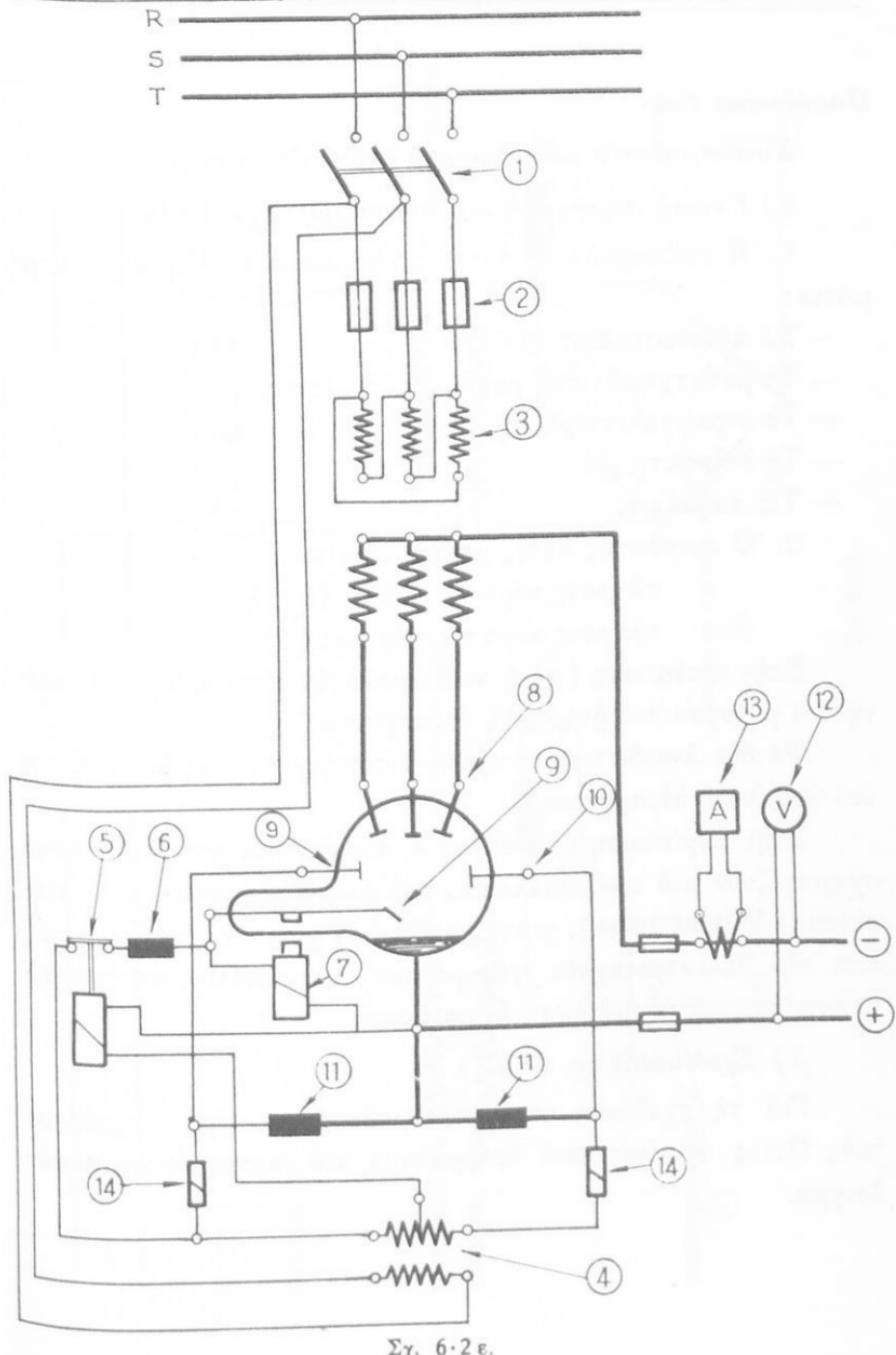Τὰ μέρη τῆς συνδεσμολογίας, ποὺ παριστάνονται μὲ συμβολαῖς, σχεδιάζονται μὲ γραμμὲς λίγο παχύτερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς ποὺ σχεδιάζονται οἱ συγδετικοὶ ἀγωγοί.



Παράδειγμα 5ο.

Συνδεσμολογία μονοφασικοῦ ξηροῦ ἀνορθωτῆ.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Η συνδεσμολογία αὐτὴ περιλαμβάνει τὰ ἔξης κύρια κοριμάτια:

- Τὰ ἀνορθωτικὰ στοιχεῖα (1)
- Τὸ μετασχηματιστὴ μεταβλητῆς τάσεως (2)
- Τὸ στραγγαλιστικὸ πηγής (3)
- Τὸ διακόπτη (4)
- Τὶς ἀσφάλειες (5).

2. Ο ἀνορθωτῆς αὐτὸς μπορεῖ νῷ εἶναι:

πλήρους κύματος ἀπλὸς (α), γὲ

πλήρους κύματος γέφυρας (β).


Στὴν περίπτωση (α) ἡ συνδεσμολογία εἶναι ἡ ἕδια μὲ ἐκείνη τοῦ μονοφασικοῦ ἀνορθωτῆ ὑδραργύρου.

Τὰ δύο ἀνορθωτικὰ στοιχεῖα ἀντιστοιχοῦν στὶς δύο ἀνόδους τοῦ ἀνορθωτῆ ὑδραργύρου.


Στὴν περίπτωση (β) ἔχομε 4 ἀνορθωτικὰ στοιχεῖα. Αὗτὰ σχηματίζουν μὲὰ συνδεσμολογία, ποὺ ὀνομάζεται γέφυρα Χουϊτστόνου (Wheatstone), γιατὶ μοιάζει σχηματικὰ μὲ τὴ γνωστὴ ἀπὸ τὴν Ἡλεκτροτεχνία γέφυρα τοῦ Χουϊτστόνου, ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴ μέτρηση ἀντιστάσεων.

β) Σχεδίαση (σχ. 6.2 ζ).

Γιὰ τὴ σχεδίαση τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς ἐφαρμόζομε τοὺς ἔδιους κανόνες ποὺ ἐφαρμόσαμε στὸ προηγούμενο παράδειγμα.

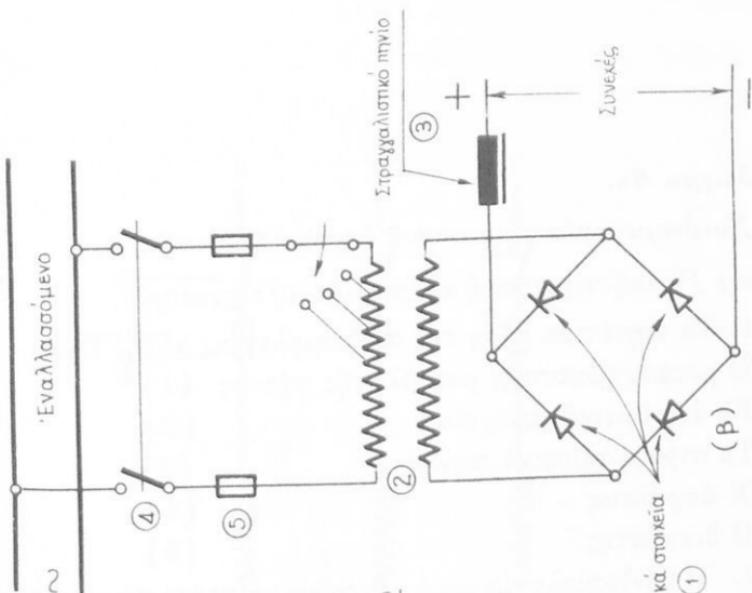

Σχ. 6.2 β.

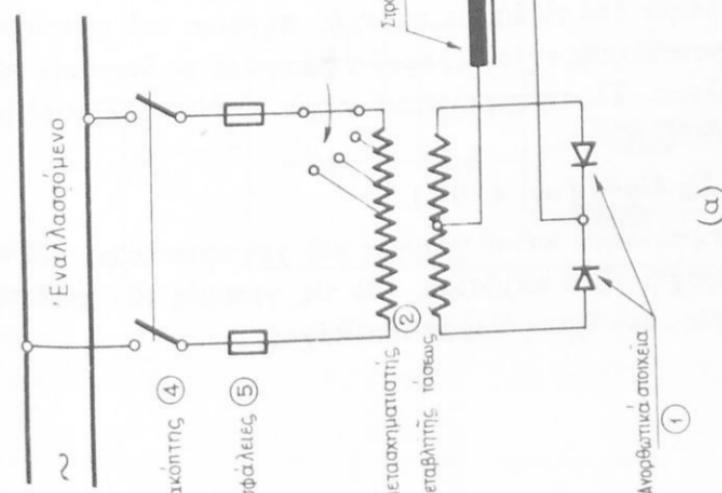

Παράδειγμα 6ο.

Συνδεσμολογία τριφασικοῦ ξηροῦ ἀνορθωτῆ.


α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὗτῆς εἰναι:
 - 'Ο μετασχηματιστής μεταβλητής τάσεως (1)
 - Τὰ ἀνορθωτικὰ στοιχεῖα (2)
 - Τὸ στραγγαλιστικὸ πηγνίο (3)
 - Οἱ ἀσφάλειες (4)
 - ‘Ο διακόπτης (5).
2. Ἡ συνδεσμολογία αὗτῇ μποροῦμε γὰ ποῦμε πώς ἀποτελεῖ ἔξελιξη τῆς συνδεσμολογίας τοῦ μονοφασικοῦ ἀπλοῦ ξηροῦ ἀνορθωτῆ πλύρους κύματος (γέφυρα Wheatstone-βλέπε προηγουμένο παράδειγμα 5).

Τὸ ρεῦμα ἀπὸ τὸ δίκτυο παροχῆς πηγαίνει στὸ μετασχηματιστὴ μεταβλητής σχέσεως, ἀφοῦ περάσῃ ἀπὸ τὸ διακόπτη καὶ τὶς ἀσφάλειες. Τὸ στραγγαλιστικὸ πηγνίο συνδέεται σὲ σειρὰ μὲ τὸν ἀνορθωτή.

β) Σχεδίαση (σχ. 4·6 η).

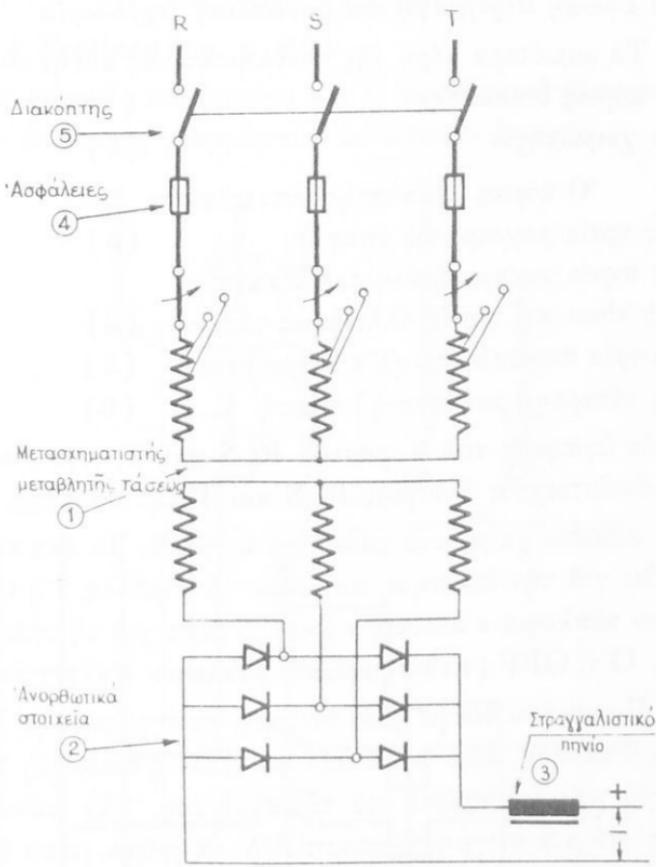Οἱ συμβολισμοὶ καὶ οἱ γραμμὲς ποὺ χρησιμοποιοῦμε γιὰ τὸ δίκτυο παροχῆς εἰναι παχύτερες ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν συνδετικῶν ἀγωγῶν, ποὺ ἔχουν ὅλες τὸ ἴδιο πάχος.



Σχ. 6·2 η.

Παράδειγμα 7ο.

Συνδεσμολογία τριφασικοῦ αὐτόματου διακόπτη μὲ πηγά
ἔλλειψεως τάσεως καὶ θερμικὰ στοιχεῖα ὑπερεντάσεως.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:
- Ο κύριος διακόπτης (1)
- Τὸ χειριστήριο (2)

Ο κύριος διακόπτης ἀποτελεῖται ἀπό:

- Τὶς τρεῖς μηχανωτὲς ἐπαφὲς (3)
- Τὸ πηγήσιο συγκρατήσεως τοῦ διακόπτη,
- ποὺ εἰναι καὶ πηγήσιο ἔλλειψεως τάσεως (4)
- Τὰ τρία θερμικὰ στοιχεῖα ὑπερεντάσεως (5)
- Τὴ τέταρτη (βοηθητικὴ) ἐπαφὴ (6)
- Τοὺς ἀγωγοὺς τῶν 3 φάσεων R, S καὶ T, ποὺ συνδέονται
μὲ τοὺς ἀντίστοιχους ἀγωγοὺς R, S καὶ T τῆς παροχῆς.

Τὸ κινώτῳ χειρισμοῦ φέρει δύο κουμπιά. Τὸ ἕνα ἀπὸ αὐτῶν
χρησιμεῖ γιὰ τὴν ἐκκίνηση καὶ φέρει τὰ σύμβολα I ἢ ON (ποὺ
σημαίνουν κύκλωμα «ἀνοικτό») καὶ τὸ ἄλλο γιὰ τὴ στάση μὲ τὰ
σύμβολα O ἢ OFF (ποὺ σημαίνουν κύκλωμα «κλειστό»).

2) Παρακάτω δίνομε μιὰ σύντομη περιγραφὴ τῆς λειτουρ-
γίας τοῦ διακόπτη, ἀπὸ τὴν ὃποια φαίνεται ἡ διαδρομὴ τοῦ ρεύματος ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει γιὰ τὴ σχεδίαση. "Αγ πιέσωμε καὶ κλείσωμε γιὰ μιὰ στιγμὴ τὸ κουμπὶ ON, τὸ ρεῦμα, μέσω τῆς ἐπαφῆς 6 τοῦ συγκρατητικοῦ πηγίου καὶ τοῦ κομβίου OFF, κλείσει τὸ κύκλωμα μεταξὺ τῶν φάσεων T καὶ S. "Ετοι τίθεται σὲ λειτουργία γία τὸ πηγήσιο, κλείσει τὸ διακόπτει καὶ θέτει σὲ λειτουργία τὸν κινητήρα.


"Οταν, σημως, πιεσθῇ καὶ ἀνοίξῃ τὸ κουμπὶ OFF, τότε τὸ κύκλωμα τοῦ πηγήσιου διακόπτεται. "Ενα ἔλατήριο μὲ ἀντίθετη φο-

ρὰ ἀνοίγει τὸ διακόπτη καὶ ἔτοι διακόπτεται ἡ λειτουργία τοῦ κινητήρα.

Γιὰ τὸ διακόπτη αὐτὸῦ παρέχονται λεπτομερέστερα στοιχεῖα στὸν Δ' τόμο τῆς Ἡλεκτροτεχνίας.

β) Σχεδίαση (σχ. 6.2.θ).

Οἱ γραμμὲς τοῦ διατύου καὶ οἱ συμβολισμοὶ εἰναι παχύτερες ἢ πόλοι τῆς ὑπόλοιπες γραμμὲς τῶν συνδετικῶν ἀγωγῶν.

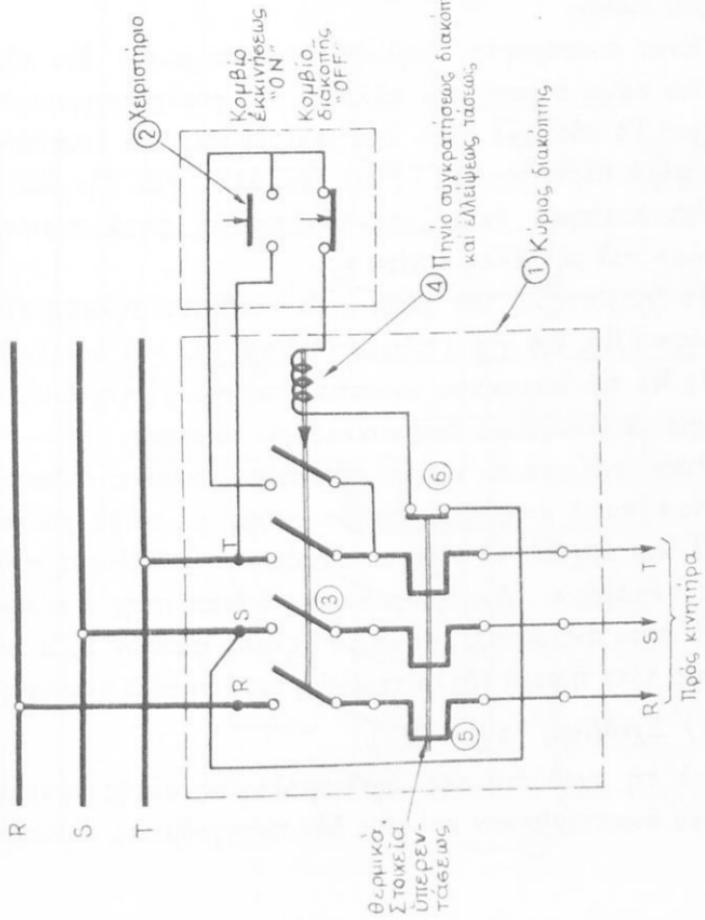

Σχ. 6.2.θ.

Παράδειγμα 8ο.

Αὐτόματος διακόπτης δύμοιος μὲ τὸν προηγούμενο ἄλλὰ μὲ
ἔτρα ἀκόμη ἀναστροφέα.

α) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1) Τὰ κύρια μέρη καὶ τοῦ διακόπτη αὐτοῦ εἰναι τὰ ἕδια μὲ
τὰ ἀντίστοιχα τοῦ προηγούμενου, μὲ τὴ διαφορὰ μόνο πώς αὐτὸς
φέρει ἐπὶ πλέον:

— "Εναν ἀναστροφέα. Δηλαδὴ ἔχει ἐπὶ πλέον ἕνα σύστημα
τὸ ὅποῖον κάνει διυκτή τὴν ἀλλαγὴ τῆς φορᾶς περιστροφῆς τοῦ
κινητήρα. Τὸ σύστημα αὐτὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα διακόπτη γιὰ
τὴ μία φορὰ περιστροφῆς (1) καὶ ἕνα ἄλλο γιὰ τὴν ἄλλη (2).

Γιὰ συντομίᾳ ὀνομάζομε τὴν πρώτη φορὰ περιστροφῆς
«ἐμπρὸς» καὶ τὴν ἄλλη «πίσω».


Τὸ χειριστήριό του φέρει τρία κοινμπιά. Δηλαδὴ ἕνα γιὰ
«ἐμπρὸς» (E), ἕνα γιὰ «πίσω» (O) καὶ ἕνα γιὰ διακοπὴ (Δ).

2) Μὲ τὴν παρακάτω συνοπτικὴ περιγραφὴ τῆς λειτουργίας
μποροῦμε νὰ ἔννοησθομε πῶς κυκλοφορεῖ τὸ ρεῦμα.

"Οταν πιέζωμε τὸ κοινπὶ «ἐμπρὸς», κλείνει ὁ διακόπτης
«ἐμπρὸς» καὶ ὁ κινητήρας παίρνει ρεῦμα μὲ σειρὰ φάσεων R,
S καὶ T καὶ ἀρχεῖται νὰ στρέφεται πρὸς τὴν κατεύθυνση ποὺ ὄνο-
μάσαμε «ἐμπρὸς». "Αν, ὅμως, κλείσῃ ὁ διακόπτης «πίσω», τὸ
ρεῦμα δίνεται ἀντίστροφα, μὲ σειρὰ δηλαδὴ φάσεων T, S καὶ R,
ὅπότε καὶ τότε ἡ φορὰ τῆς λειτουργίας τοῦ κινητήρα ἀναστρέφεται.

β) Σχεδίαση (σχ. 6·2):

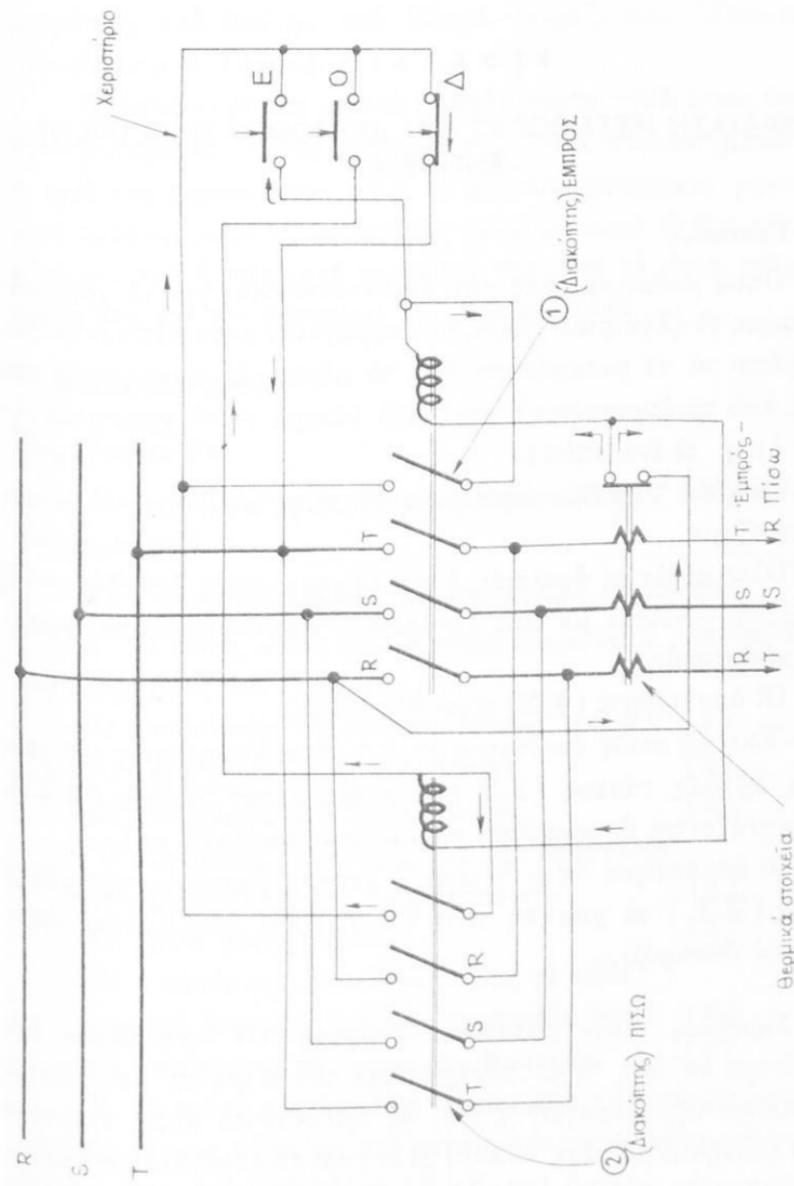Γιὰ τὴ σχεδίαση τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς ἐφαρμόζομε
αյτὰ ποὺ ἀναπτύγθηκαν καὶ στὶς δύο προηγούμενες περιπτώσεις.



ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7·1 Γενικά.

“Οπως μαθαίνομε όπο τὴν Ἡλεκτροτεχνία, γιὰ νὰ χρησιμο-
ποιήσωμε τὸ ἡλεκτρικὸ ρεῦμα, ποὺ παράγεται κατὰ κάποιον τρόπο,
θὰ πρέπει νὰ τὸ μεταφέρωμε ἀπὸ τὸ μέρος τῆς παραγωγῆς του
(π.χ. ἀπὸ τὸ ἐργοστάσιο) ἐκεῖ ποὺ θέλομε νὰ τὸ χρησιμοποιή-
σωμε (π.χ. σὲ ἓνα σπίτι).”

Συνήθως τὸ ρεῦμα αὐτό, προτού τὸ μεταφέρωμε, τὸ μετα-
σχηματίζομε.

“Ολες αὗτες οἱ δουλειές, ὁ μετασχηματισμὸς δηλαδὴ καὶ ἡ
μεταφορά, γίνονται: μὲ τοὺς λεγόμενους ὑποσταθμοὺς καὶ γραμ-
μὲς μεταφορᾶς.

Οἱ ὑποσταθμοὶ (Υ/Σ) εἰναι: δύο εἰδῶν:

—Ἐκεῖνοι στοὺς ὅποίους γίνεται: ὁ μετασχηματισμὸς τοῦ ρεύ-
ματος ὑψηλῆς τάσεως (Υ.Τ.) σὲ ρεῦμα μέσης τάσεως (Μ.Τ.),
καὶ ὄνομάζονται: ὑποσταθμοὶ γραμμῶν μεταφορᾶς, καὶ

—Οἱ ὑποσταθμοὶ ὅπου γίνεται: ὁ μετασχηματισμὸς τῆς μέσης
τάσεως (Μ.Τ.) σὲ χαμηλὴ τάση (Χ.Τ.) καὶ ὄνομάζονται: ὑπο-
σταθμοὶ διανομῆς.

Σημείωση: Στὴν παραπάνω διαίρεση τῶν ὑποσταθμῶν δὲν
λαμβάνομε ὑπ’ ὅψη τὸ μετασχηματισμὸς τοῦ ρεύματος ποὺ γίνεται
στὸ σταθμὸ τῆς παραγωγῆς του. Οἱ ὑποσταθμοὶ αὐτοὶ παίρνουν
ρεῦμα (συνήθως μὲ τάση 15 000 βόλτ) καὶ τὸ μεταβάλλουν (μετα-
σχηματίζουν) σὲ ὑψηλὴ τάση (150 000 βόλτ). Οἱ ὑποσταθμοὶ¹
τῆς κατηγορίας αὗτῆς ὄνομάζονται: ‘Υποσταθμοὶ Ἀνωψώσεων’

Τάσεως, ἐνῶ ἐκεῖνοι στοὺς ὅποιους ἡ τάση ποὺ παίρνομε εἰναι μικρότερη ἀπὸ ἐκείνην ποὺ δύνομε ὀνομάζονται: 'Υποσταθμοὶ 'Υποβιβασμοῦ Τάσεως.

Παρακάτω δύνομε μερικὰ παραδείγματα σχεδιάσεως ὑποσταθμῶν μεταφορᾶς. "Οπως ἀναφέρεται καὶ στὰ παραδείγματα αὐτά, ἡ σχεδίαση περιορίζεται: μόνο σὲ ἔνα ἀπλούστευμένο μονογραμμικὸ σχέδιο, γιατὶ τὸ λεπτομερὲς πολυγραμμικὸ σχέδιο εἶναι πολύπλοκο καὶ ἡ σχεδίασή του εἶναι: ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ μαθήματός μας καὶ τὸν προσορισμὸ τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.

7·2 Παραδείγματα.

Παραδείγμα 1ο.

'Υποσταθμὸς γραμμῆς μεταφορᾶς 150/15 kV μὲν ἔνα μετασχηματιστή.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. 'Ο τύπος αὐτὸς τῶν ὑποσταθμῶν εἶναι δὲ πιὸ ἀπλός. Τὰ κυριότερα μέρη του εἶναι.


- 'Ο ἀποζεύκτης τῆς ὑψηλῆς τάσεως 150 kV (1)
- 'Ο μετασχηματιστής 150/15 kV (2)
- Οἱ ἀποζεύκτες τοῦ δευτερεύοντος (3)
- 'Ο αὐτόματος διακόπτης γιὰ τὴν προστασία τοῦ ὑποσταθμοῦ ἀπὸ ὑπερφόρτωση (4)
- Οἱ ζυγοὶ μέσης τάσεως (5)
- Οἱ 4 αὐτόματοι διακόπτες - ἕνας σὲ κάθε γραμμὴ διανομῆς γιὰ τὴν προστασία της (6)
- Οἱ ἀποζεύκτες τῶν γραμμῶν διανομῆς (7).

2. Τὸ ρεῦμα τῆς ὑψηλῆς τάσεως ἀπὸ τὴν γραμμὴ μεταφορᾶς ὑψηλῆς τάσεως πηγαίνει στὸ μετασχηματιστή, ὃπου μετασχηματίζεται π.χ. ἀπὸ 150 kV σὲ 15 kV, καὶ, ὑπερά, μέσω τῶν ζυγῶν μεταφέρεται στὶς γραμμὲς διανομῆς.

β) Σχεδίαση (σχ. 7·1α).

Η σχεδίαση πολυγραμμικού σχεδίου, όπως είπαμε παραπάνω, είναι πολύπλοκη και έξω από τὰ δρια τοῦ μαθήματός μας και τὸν προσριζικὸν βιβλίον μας. Γι' αὗτὸν περιφρέσμαστε ἐδῶ, στὴ σχεδίαση ἐνὸς ἀπλοῦ παραστατικοῦ διαγράμματος, ποὺ μᾶς δίνει τὴ συνδεσμολογία τοῦ ὑποσταθμοῦ στὶς γενικές της γραμμές, όπως δίνεται καὶ στὴν 'Ηλεκτροτεχνία Γ' (σελ. 173).

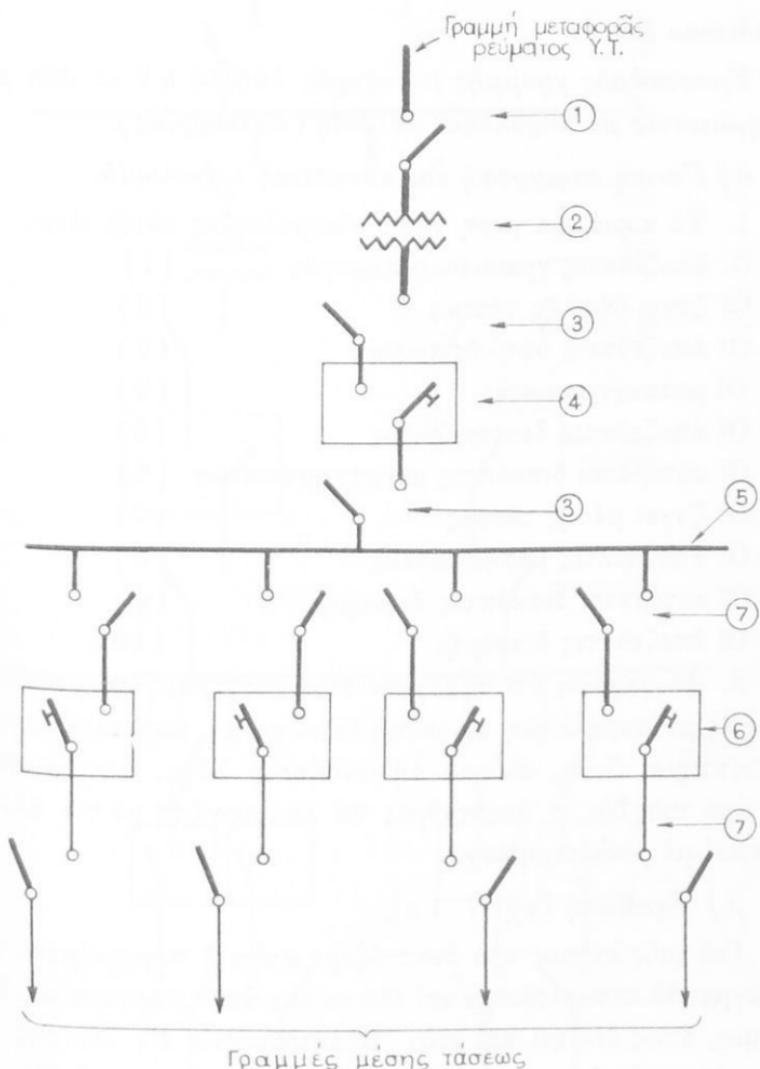Τὸ πάχος τῶν γραμμῶν, ποὺ παριστάνουν τὶς διάφορες γραμμὲς, μικραίνει τόσο, ὃσο ἡ τάση τοῦ φεύγοντος ποὺ περνᾷ ἀπὸ αὐτές είναι χαμηλότερη.



Σχ. 7·1 α.

Παράδειγμα 2ο.

* Υποσταθμὸς γραμμῆς μεταφορᾶς 150/15 kV μὲ δύο μετασχηματιστὲς μὲ παράλληλη σύνδεση (λειτουργίας).


a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

1. Τὰ κυριότερα μέρη τῆς συνδεσμολογίας αὐτῆς εἰναι:
 - Οἱ ἀποζεῦκτες γραμμῶν μεταφορᾶς (1)
 - Οἱ ζυγοὶ ὑψηλῆς τάσεως (2)
 - Οἱ ἀποζεῦκτες ὑψηλῆς τάσεως (3)
 - Οἱ μετασχηματιστὲς (4)
 - Οἱ ἀποζεῦκτες δευτερεύοντος (5)
 - Οἱ αὐτόματοι διακόπτες μετασχηματιστῶν (6)
 - Οἱ ζυγοὶ μέσης τάσεως (7)
 - Οἱ ἀποζεῦκτες μέσης τάσεως (8)
 - Οἱ αὐτόματοι διακόπτες διανομῆς (9)
 - Οἱ ἀποζεῦκτες διανομῆς (10).

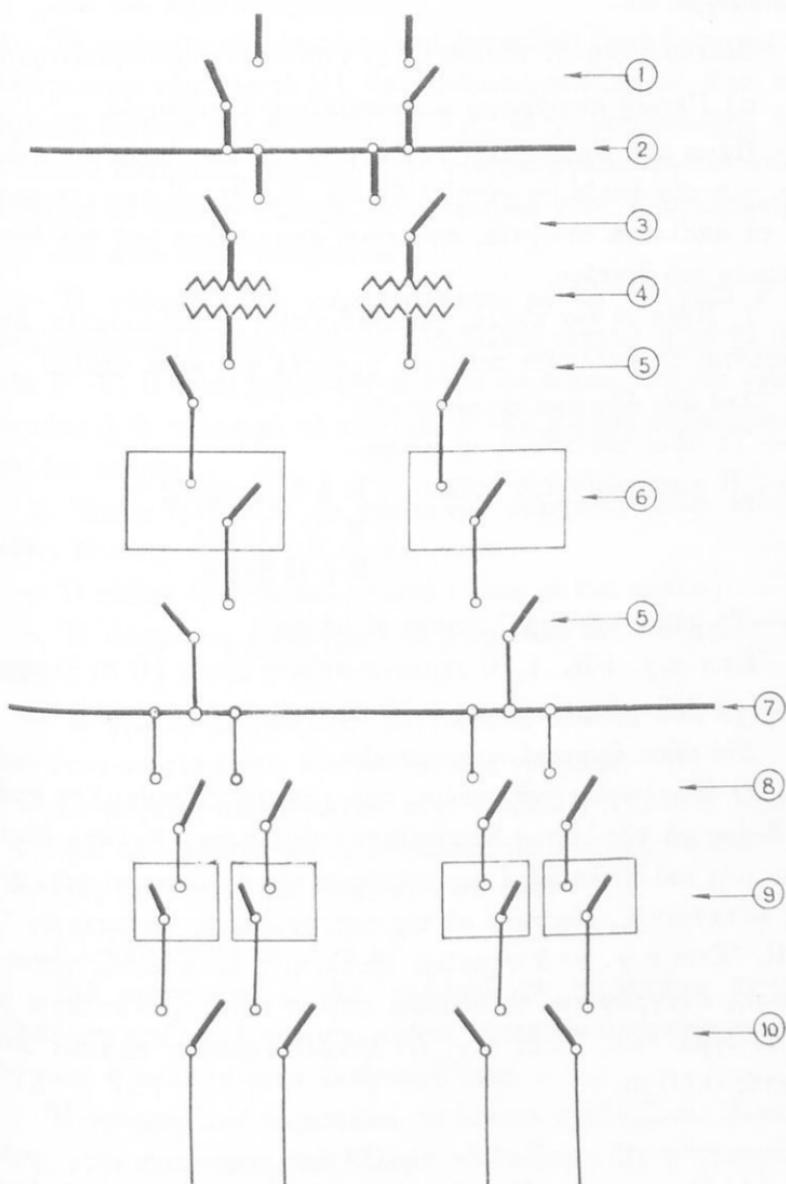2. Τὸ γεγονός ὅτι ὑπάρχουν στὸν ὑποσταθμὸ δύο μετασχηματιστὲς μὲ παράλληλη σύνδεση (λειτουργία), ἀποτελεῖ μεγάλο πλεονέκτημα. Διότι, ἂν γιὰ ὅποιον δήμποτε λόγο, ἀποιτονωθῇ ὁ ἔνας ἀπὸ τοὺς δύο, ὁ ὑποσταθμὸς θὰ λειτουργήσῃ μὲ τὸν ἄλλον, ἔστω καὶ μὲ μικρότερη ισχύ.

β) Σχεδίαση (σχ. 7·1 β).

Γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἀναπτύξαμε καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα, θὰ περιορισθοῦμε καὶ ἐδῶ σὲ ἕνα ἀπλὸ παραστατικὸ διάγραμμα, ὅπως δίνεται καὶ στὴν Ἡλεκτροτεχνίᾳ Γ'. Ἐπίσης γιὰ τὴ σχεδίαση (πάχος γραμμῶν κλπ.) θὰ ἐφαρμόσωμε καὶ ἐδῶ αὐτὰ ποὺ ἐφαρμόσαμε καὶ στὸ προηγούμενο παράδειγμα.



Σχ. 7·1 β.

Παράδειγμα 3ο.

Δίκτυο χαμηλῆς τάσεως (X.T) πάνω σὲ ρυμοτομικὸ σχέδιο.

a) Γενικὴ περιγραφὴ καὶ συνοπτικὴ τεχνολογία.

Πάνω σὲ ρυμοτομικὸ σχέδιο⁽¹⁾ τῆς κατοικημένης περιοχῆς, γιὰ τὴν ὁποῖα θὰ γίνῃ τὸ δίκτυο, πρέπει νὰ παριστάνωνται καὶ τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα, ποὺ εἰναὶ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τοῦ δικτύου.

1. Μέσα σὲ ἓνα κύκλο, χωρισμένῳ σὲ 4 τεταρτοκύκλια, ἀναγράφονται: τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα χωριστὰ γιὰ κάθε στύλο:

Στὸ ἄνω ἀριστερὸ τεταρτοκύκλιο:

— Τὸ ὕψος τοῦ στύλου σὲ μέτρα.

— Η κατηγορία τοῦ στύλου E ἢ L ἐλαφρὸς

M μέσος

B ἢ H βαρύς.

— Τὸ βάθος τῆς θεμελιώσεως σὲ μέτρα.

*Ετοι π.χ. 10E, 1,70 σημαίνει στύλος ὕψους 10 m ἐλαφροῦ τύπου μὲ βάθος θεμελιώσεως 1,70 m.

Στὸ κάτω ἀριστερὸ τεταρτοκύκλιο:

— Ο ἔξοπλισμὸς τοῦ στύλου, ποὺ χαρακτηρίζεται μὲ τὸ γράμμα S ἀρχικὸ τῆς λέξεως Secondary (σεκόντερο), δηλαδὴ δίκτυο διανομῆς καὶ δίπλα δεξιά του ὁ ἀριθμὸς ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸν τύπο τῆς κατασκευῆς, σύμφωνα μὲ τὶς τυπικοὶ γμένες κατασκευῆς τῆς ΔΕΗ. *Ετοι π.χ. S - 3 σημαίνει ἔξοπλισμὸς κατασκευῆς τύπου 3. *Επίσης ἀναγράφεται τὸ πλαίσιο στύλου ποὺ τυχὸν ὑπάρχει καὶ τὸ ἄνοιγμά του. *Ετοι π.χ. 5 - 3/0,50 σημαίνει πλαίσιο ἀνοίγματος 0,50 m.

(1) Ρυμοτομικὸ σχέδιο εἰναι τὸ σχέδιο ποὺ δείχνει τοὺς δρόμους τὶς πλατεῖες, τὰ οἰκόπεδα κλπ μιᾶς κατοικημένης ἢ πρὸς ἀνοικοδόμηση περιοχῆς.

Στό ἄνω δεξιό τεταρτοκύκλιο :

Τὰ στοιχεῖα τῶν ἐπιτόνων καὶ ἀντηρίδων (ποὺ ἔχουν ώς χαρακτηριστικὸ σύμβολο τὸ F), δταν βέβαια χρειάζωνται ἀπὸ αὐτὰ (δηλαδὴ ἐπίτονα καὶ ἀντηρίδες). Ἀντὶ νὰ χρησιμοποιοῦμε ὅμως ἐπίτονα ἢ ἀντηρίδες, πολλὲς φορὲς γίνεται ἀγκύρωση τοῦ στύλου σὲ τοῖχο, ἢν φυσικὰ ὑπάρχῃ καὶ μπορῇ νὰ γίνῃ ἢ ἀγκύρωση.

Στό κάτω δεξιό τεταρτοκύκλιο :

— Ἡ γείωση, ποὺ χαρακτηρίζεται μὲ τὰ στοιχεῖα F - 31 (ποὺ σημαίνουν ράθδος γειώσεως δρισμένου τύπου) ἢ μὲ τὰ στοιχεῖα F - 31 Π (ποὺ σημαίνουν πλέγμα γειώσεως, ἐπίσγης δρισμένου τύπου), ἢ, τέλος, μὲ τὰ στοιχεῖα F - 31 T (ποὺ σημαίνουν γείωση ἐπὶ τοίχου).

2. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὰ παραπάνω στοιχεῖα, πάνω στὸ 7διο σχέδιο δίνονται ἀκόμη καὶ τὰ ἀκόλουθα :

— Ο αὕξων ἀριθμὸς τοῦ στύλου (μέσα σὲ ἓνα κύκλο).

— Ἡ ἀπόσταση (ἄνοιγμα) σὲ μέτρα ἀπὸ τὸν ἓνα στύλο στὸν ἄλλο.

— Ἡ γωνία, σὲ βαθμοὺς καὶ πρῶτα λεπτά, ποὺ σχηματίζουν δταν συναντιῶνται δύο κλάδοις τῆς γραμμῆς, καὶ

— Τὸ μέγεθος τῶν ἀγωγῶν π.χ. $4 \times 35 + 16$, ποὺ σημαίνει 3 ἀγωγοὶ τῶν φάσεων καὶ 1 οὐδέτερος μὲ διατομὴ 35 mm² καὶ δ ἀγωγὸς δημιοτικοῦ φωτισμοῦ τῶν 16 mm².

β) Σχεδίαση (σχ. 7·1γ).

Στὸ ρυμοτομικὸ σχέδιο γράφομε τὰ παραπάνω στοιχεῖα εὐδιάκριτα καὶ κατὰ τέτοιον τρόπο, ὥστε νὰ ἀποφεύγεται κάθε σύγχυση ἢ σφάλμα στὴν ἀνάγνωσή τους.

Ἡ γραμμὴ ποὺ παριστάνει τὸ δίκτυο σχεδιάζεται διακεκομένη, στὴν περίπτωση ποὺ θέλομε νὰ δεξιώμε ὅτι ἡ γραμμὴ εἶναι ὑπὸ κατασκευή.


"Ἄν σημιώς ἢ γραμμὴ είναι κατασκευασμένη, τότε σχεδιάζεται μὲ συνεχὴ γραμμή.

Τὰ πάχη καὶ οἱ διαστάσεις γενικὰ τῶν ἀριθμῶν καὶ τῶν γραμμάτων ἔξαρτῶνται ἀπὸ τὸ μεγεθος (κλίμακα) τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου.

Οἱ αὔξοντες ἀριθμοὶ τῶν στύλων γράφονται μὲ λίγο παχυτερες γραμμές.

Τὰ μεγέθη τῶν γωνιῶν γράφονται πάνω σὲ ἕνα τόξο (ἢ σὲ ἕνα διάκενο στὸ μέσο τοῦ τόξου). Αὐτὸ φέρει βέλη στὰ ἄκρα, μὲ τὰ ὅποια προσδιορίζεται τὸ ἀνοιγμα τῶν γωνιῶν.

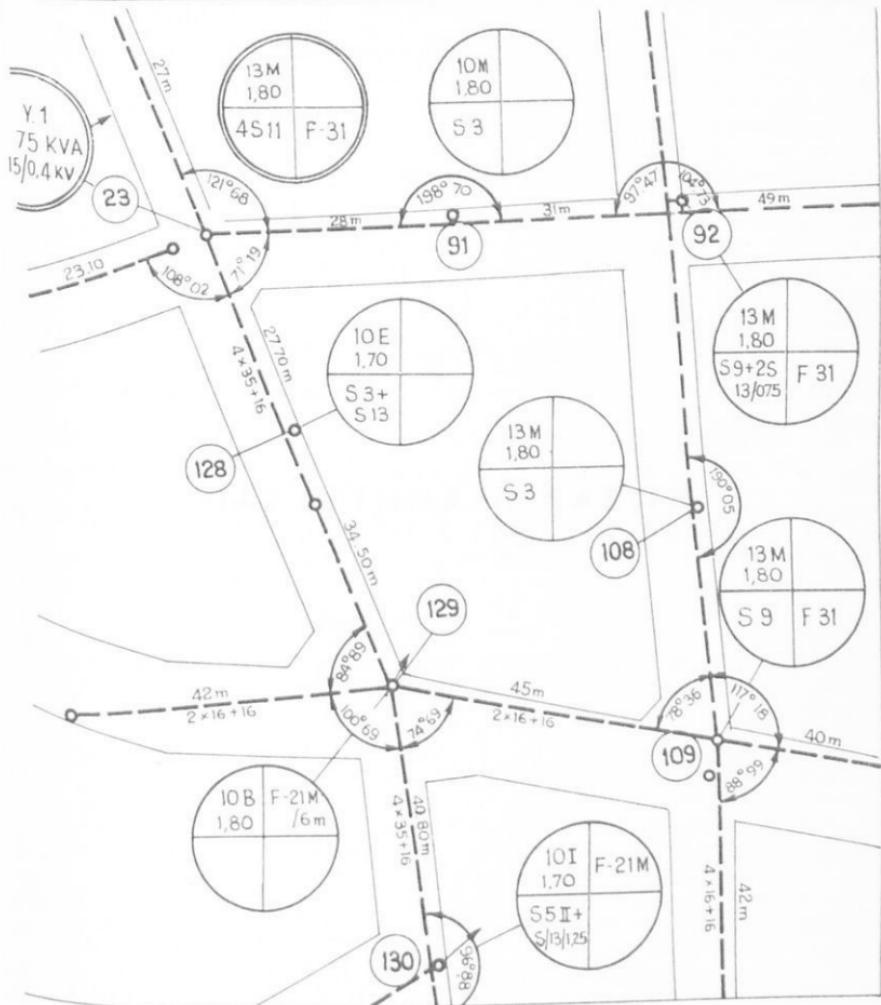Οἱ ἀποστάσεις μεταξὺ δύο γειτονικῶν στύλων γράφονται πάνω στὴ διακεκομμένη ἢ συνεχὴ γραμμή, ποὺ παριστάνει τὴ γραμμὴ τοῦ δικτύου.



		ΔΙΚΤΥΟΝ Χ.Τ			
		ΕΤΜ			
		ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ			
		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ			
		Δ Θ Η Ν Α Ι			
ΚΛΙΜΑΞ 1-1000		ΗΜΕΡΟΜ.			
ΕΣ		ΕΝΕΚΡΙΘΗ			
ΕΜ					
ΗΑ		ΦΥΛΛΟΝ			
2	Έγχρωτο διαφέρωσις				
1	Έγχρωτη μελέτη και την αναπαραγόμενη της εκτίκτυρα				
A/A	ΗΜΕΡ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ	ΕΣΧ	ΕΜΕΑ	ΗΑΣΤ

Σχ. 7.1 γ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1

Είδικη άντισταση (ρ) — Είδικη άγωγιμότητα (g)

Τλικά	ρ	g	Τλικά	ρ	g
Αλουμίνιο	0,029	34,5	Πλατίγα	0,094	10,7
Αργυρός	0,016	63,0	Σίδηρος	0,125	8,0
Κασσίτερος	0,12	8,33	Υδράργυρος	0,953	1,05
Μαγνήσιο	0,045	22	Χαλκός	0,017	57
Μέλυθος	0,21	4,8	Χάλυψ	0,184	5,5
Νικέλιο	0,1	10	Χρυσός	0,023	43,5
Ντουραλουμίνιο	0,05	20	Χρώμιο	0,028	35,8
Ορείχαλκος	0,075	13,4	Ψευδάργυρος	0,063	15,9

ρ σε ώμι άγα μm²/m g σε Σήμενς άγα cm

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2

Ἐπιτρεπόμενες ἔντασεις ροῆς σὲ χάλκινους ἀγωγοὺς

'Ονομαστική διετομή (mm²)	'Επιτρεπόμενη ἔνταση (σὲ ἀμπέλη)			Παρατηρήσεις :
	'Ομάδα I	'Ομάδα II	'Ομάδα III	
0,75	9	15	7	1.—Στὴν ὅμάδα I ἀνήκουν ἀγωγοὶ τοποθετημένοι μέσα σὲ σωλήνα χωνευτὸς ἢ δρατός. Οἱ ἀριθμοὶ τοῦ πίνακα ἴσχύουν ἐφ' ὅσον μέσα στὸν ἰδιό σωλήνα βρίσκονται 3 τὸ πολὺ ἀγωγοί, ἀπὸ τοὺς δρποίους περνᾶ ἥλεκτρικὸς ρεῦμα.
1	11	18	9	
1,5	14	22	10	
2,5	20	31	15	
4	25	41	20	
6	33	54	26	
10	43	70	35	
16	60	96	48	
25	83	128	65	2.—Στὴν ὅμάδα II ἀνήκουν τὰ μονοπολικὰ καλώδια ἢ οἱ μονοπολικοὶ ἀγωγοί, πεὺ χρησιμοποιοῦνται σὲ δρατὲς ἐγκαταστάσεις.
35	100	153	78	
50	127	197	100	
70	147	234	—	
95	181	287	—	3.—Στὴν ὅμάδα III ἀνήκουν τὰ καλώδια ποὺ χρησιμεύουν γιὰ τὴν σύγδεση φορητῶν ἢ κινητῶν συσκευῶν.
120	208	336	—	Οἱ ἀγωγοὶ τοῦ πίνακα ἴσχύουν ἐφ' ὅσον στὸ ἰδιό κορδόνι δὲν βρίσκονται περισσότεροι ἀπὸ 3 ἀγωγοί, ἀπὸ τοὺς δρποίους νὰ περνᾶ ἥλεκτρικὸς ρεῦμα.
150	238	383	—	
185	266	435	—	
240	310	515	—	
300	355	596	—	
400	—	710	—	
500	—	810	—	

Εσωτερικές διάμετροι σωληνώσεων ήλεκτρικών γκαραζάδεων

Διατύπωση MGA mm ²	Σωληνές Μπέργκιταν				Χαλυθέζοντα λίγες				Όρατοι Αγωγοί				Χωρευτοί Αγωγοί			
	Όρατοι Αγωγοί				Χωρευτοί Αγωγοί				Όρατοι Αγωγοί				Χωρευτοί Αγωγοί			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	11	11	11	16*	13,5*	13,5*	13,5	16	11	11	11	16*	13,5	13,5	13,5	16
1,5	11	11	13,5*	16	13,5*	13,5	16*	23	11	13,5*	13,5*	16	13,5	13,5	16*	21*
2,5	11	16*	16	23	13,5	16	23*	23	11	16*	16	21	13,5	16	21*	21
4	11	16	16	23	13,5	23*	23	23	11	16	21	21	13,5	21*	21	21
6	11	23*	23	23	13,5	23	23*	29	11	21*	21	21	13,5	21	21	29*
10	13,5	23	23	29	13,5	23	29	29	13,5	21	21	29	13,5	29	29	29
16	13,5	23	29	36	16	29	29	36	13,5	29	29	36*	16	29	29	36*
25	16	29	36	36*	23	36	36	36	16	29	36	36	21	36	36	36

* Μπέργκιταν χρησιμοποιήθηκε για τη σύμεση μηχανής διάλυματος για πάνω από $3 \piού$ είναι εύθυγραμμα.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 4

Πῶς μεταρρέπονται γυάρδες (yds) σὲ μέτρα

yds	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	—	0,91440	1,82880	2,74320	3,65760	4,57200	5,48640	6,40079	7,31519	8,22959
10	9,14399	10,0584	10,9728	11,8872	12,8016	13,7160	14,6304	15,5448	16,4592	17,3736
20	18,2880	19,2024	20,1168	21,0312	21,9456	22,8600	23,7744	24,6888	25,6032	26,5176
30	27,4320	28,3464	29,2608	30,1752	31,0896	31,0040	32,9184	33,8328	34,7472	35,6616
40	36,5760	37,4904	38,4048	39,3192	40,2336	41,1480	42,0624	42,9768	43,8912	44,8056
50	45,7200	46,6344	47,5488	48,4632	49,3776	50,2920	51,2064	52,1208	53,0352	53,9496
60	54,8640	55,7784	56,6928	57,6072	58,5216	59,4360	60,3504	61,2648	62,1792	63,0936
70	64,0080	64,9224	65,8368	66,7512	67,6656	68,5800	69,4944	70,4088	71,3232	72,2376
80	73,1520	74,0664	74,9808	75,8952	76,8096	77,7240	78,6384	79,5538	80,4672	81,3816
90	82,2960	83,2104	84,1248	85,0392	85,9536	86,8680	87,7824	88,6968	89,6112	90,5256
100	91,4400	92,3544	93,2688	94,1832	95,0976	96,0120	96,9264	97,8408	98,7552	99,6696

Πώς μετατρέπονται μέτρα (m) σε γυαρόδες (yds)

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	—	1,09361	2,18722	3,28083	4,37444	5,46805	6,56166	7,65527	8,74888	9,84249
10	10,9361	12,0297	13,1233	14,2169	15,3105	16,4042	17,4978	18,5914	19,6850	20,7786
20	21,8722	22,9658	24,0594	25,1530	26,2466	27,3403	28,4339	29,5275	30,6211	31,7147
30	32,8083	33,9019	34,9955	36,0891	37,1827	38,2764	39,3700	40,4636	41,5672	42,6508
40	43,7444	44,8380	45,9316	47,0252	48,1188	49,2125	50,3061	51,3997	52,4933	53,5869
50	54,6805	55,7741	56,8677	57,9613	59,0549	60,1486	61,2422	62,3358	63,4294	64,5230
60	65,6166	66,7102	67,8038	68,8974	69,9910	71,0847	72,1783	73,2719	74,3655	75,4591
70	76,5527	77,6463	78,7399	79,8335	80,9271	82,0208	83,1144	84,2080	85,3016	86,3952
80	87,4888	88,5824	89,6760	90,7696	91,8632	92,9569	94,0505	95,1441	96,3277	97,3313
90	98,4249	99,5185	100,612	101,706	102,799	103,893	104,987	106,080	107,174	108,267
100	109,361	110,455	111,548	112,642	113,735	114,829	115,923	117,016	118,110	119,203

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 6

Πώς μεταφέπονται μέτρα (m) σε πόδια (ft)

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	—	3,281	6,562	9,843	13,123	16,404	19,685	22,966	26,247	29,528
10	32,808	36,089	39,370	42,651	45,932	49,213	52,493	55,774	59,055	62,336
20	65,617	68,898	72,178	75,459	78,749	82,021	85,302	88,583	91,864	95,144
30	98,425	101,706	104,987	108,268	111,549	114,829	118,110	121,391	124,672	127,953
40	131,234	134,514	137,795	141,076	144,357	147,638	150,919	154,199	157,480	160,761
50	164,042	167,323	170,604	173,885	177,165	180,446	183,727	187,008	190,289	193,570
60	196,850	200,131	203,412	206,693	209,974	213,255	216,535	219,816	223,097	226,378
70	229,659	232,940	236,220	239,501	242,782	246,063	249,344	252,625	255,906	259,186
80	262,467	265,748	269,029	272,310	275,591	278,871	282,152	285,433	288,714	291,995
90	295,276	268,556	301,837	305,118	308,399	311,680	314,961	318,241	321,522	324,803
100	328,084	331,365	334,646	337,927	341,207	344,488	347,769	351,050	354,331	357,612

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 7

Πῶς μετατρέπονται μέτρα (m) καὶ χιλιοστὰ (mm)
σὲ ἵντσες (in)

m	0	0,001	0,002	0,003	0,004
0	0	0,03937''	0,07874''	0,11811''	0,15748''
0,01	0,39370	0,43307''	0,47244''	0,51181''	0,55118''
0,02	0,78740	0,82677''	0,86614''	0,90551''	0,94488''
0,03	1,18110	1,22047''	1,25984''	1,29921''	1,33858''
0,04	1,57480	1,61417''	1,65354''	1,69291''	1,73228''
0,05	1,96851	2,00788''	2,04725''	2,08662''	2,12599''
0,06	2,36221	2,40158''	2,44095''	2,48032''	2,51969''
0,07	2,75591	2,79528''	2,83465''	2,87402''	2,91339''
0,08	3,14961	3,18898''	3,22835''	3,26772''	3,30709''
0,09	3,54331	3,58268''	3,62205''	3,66142''	3,70079''
m	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009
0	0,19685	0,23622''	0,27559''	0,31496''	0,35433''
0,01	0,59055	0,62992''	0,66929''	0,70866''	0,74803''
0,02	0,98425	1,02362''	1,06299''	1,10236''	1,14173''
0,03	1,37795	1,41732''	1,45669''	1,49606''	1,53543''
0,04	1,77165	1,81102''	1,85039''	1,88976''	1,92913''
0,05	2,16536	2,20473''	2,24410''	2,28347''	2,32284''
0,06	2,55906	2,59843''	2,63780'	2,67717''	2,71654''
0,07	2,95276	2,99213''	3,03150''	3,07087''	3,11024''
0,08	3,34646	3,38583''	3,42520''	3,46457''	3,50394''
0,09	3,74016	3,77953''	3,81890''	3,85827''	3,89764''

$$0,1 \text{ m} = 3,93701''$$

(Συνέχεια του Πίνακα 7)

m	0	0,1	0,2	0,3	0,4
0	0	3,93701''	7,87402''	11,81102''	15,74803''
1	39,37008''	43,30709''	47,24409''	51,18110''	55,11811''
2	78,74016''	82,67717''	86,61417''	90,55118''	94,48819''
3	118,1102''	122,0472''	125,9843''	129,9213''	133,8583''
4	157,4803''	161,4173''	165,3543''	169,2913''	173,2283''
5	196,8504''	200,7874''	204,7244''	208,6614''	212,5984''
6	236,2205''	249,1575''	244,0945''	248,0315''	251,9685''
7	275,5906''	279,5276''	283,4646''	287,4016''	291,3386''
8	314,9606''	318,8976''	322,8346''	326,7717''	330,7087''
9	354,3307''	358,2677''	362,2047''	366,1417''	370,0787''

m	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0	19,68504''	23,62205''	27,55906''	31,49606''	35,43307''
1	59,05512''	62,99213''	65,92913''	70,86614''	74,80315''
2	98,42520''	102,3622''	106,2992''	110,2362''	114,1732''
3	137,7953''	141,7323''	145,6693''	149,6063''	153,5433''
4	177,1654''	181,1024''	185,0394''	188,9764''	192,9134''
5	216,5354''	220,4724''	224,4095''	228,3465''	232,2835''
6	255,9055''	259,7425''	263,7795''	267,7165''	271,6535''
7	295,2756''	299,2126''	303,1496''	307,0866''	311,0236''
8	334,6457''	338,5827''	342,5197''	346,4567''	350,3937''
9	374,0158''	377,9528''	381,8898''	385,8268''	389,7638''

COPYRIGHT ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ "ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ" Α.Ε.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

(Πρὸιν χρησιμοποιήση τὸ βιβλίον παρακαλεῖται ὁ ἀναγνώστης νὰ διορθώσῃ)

Σελ. 16 σειρά 7 ἀπὸ πάνω: Μετὰ τῇ λέξῃ « κατάλληλῃ » γράφε « (ὅπου δὲν δίδεται) ».

* 23 * 10 ἀπὸ πάνω: Νὰ διαγραφῇ ἡ φράση « ἕδιας διατομῆς ».

* 25 * 15 ἀπὸ πάνω: Ἀντὶ « συναχθῆ - γράφε « συνταχθῆ ».

* 28 Τὸ σύμβολο η 2 κινήσεως νὰ γίνῃ ┌─┐ ┌─┐

* 46 σειρά 4 ἀπὸ πάνω: Ἀντὶ « 3 - 2 ζ » γράφε « προηγούμενο παράδειγμα ».

* 62 * 11 ἀπὸ πάνω: Τὸ « (5) » νὰ διαγραφῇ.

* 68 * 11 ἀπὸ κάτω: Ἀντὶ « γεννήτρια ΙΙ (Ι + ΙΙ) » γράφε « γεννήτρια ΙΙ (διλαδὴ Ι + ΙΙ) ».

* 65, 69 καὶ 71 σχῆμα 3 - 2 π, 3 - 2 σ καὶ 3 - 2 τ. Οἱ συμβολισμοὶ τῶν ἀντιστάσεων ἀμπερομέτρων νὰ διορθωθοῦν εἰς ┌─┐ ┌─┐

* 94 σειρά 11 ἀπὸ κάτω: Ἡ φράση « Ὁ διακόπτης καὶ ὁ διακλιδωτήρας σχεδιάζονται » νὰ γίνῃ « καὶ ὁ διακόπτης σχεδιάζονται ».

* 98 * 3 ἀπὸ κάτω: Νὰ διαγραφῇ τὸ « (α) ».

* 100 * 13 καὶ 12 ἀπὸ κάτω: Ἀντὶ « ἀκρινοὶ διακόπτες » γράφε « ἀκρινὲς ἐπαφὲς » καὶ ἀντὶ « ἐσωτερικοὶ » γράφε « ἐσωτερικές ».

* 100 * 12 καὶ 11 ἀπὸ κάτω: Ἀντὶ « μεσαῖοι » καὶ « ἐξωτερικοὶ » γράφε « ἐξωτερικές ».

* 119 σχῆμα 4 - 3 α: Νὰ προστεθῇ στὸ μονογραμμικὸ καὶ μετὰ τὸ διακόπτη μία ἀσφάλεια (┌─┐).

* 172 σειρά 12 ἀπὸ πάνω: Τὸ « (σχ. 5 - 1μ) » νὰ διαγραφῇ.



0020560386

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΟΥΣΙΩΝ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επιχειρησιακής Πολιτικής

Ψηφιοποίηση από τον οπισθιό Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας