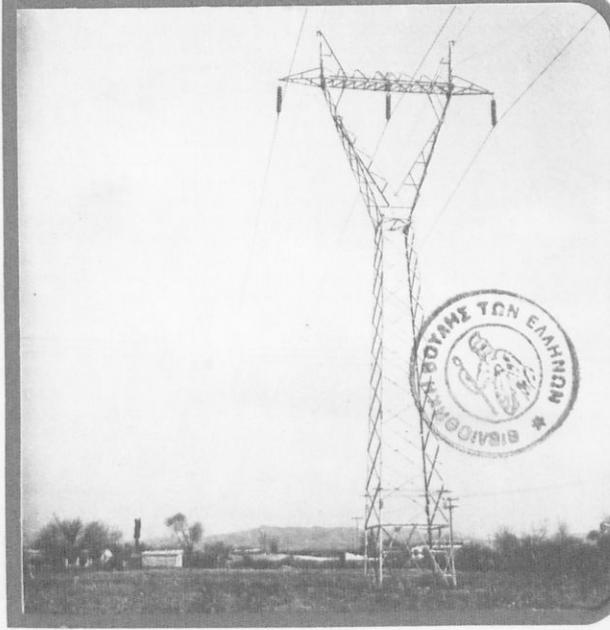




Α' Τεχνικοῦ καὶ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μωυσέως Μ. Μόσχοβιτς  
ΗΛΕΚΤ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ Ε.Μ.Π.



Ψηφιοποιηθήκε από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Πολιτικής



ΦΣΣ

E

B  
3



Μασσαβίτης, Ιωάννης

Α' ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΜΩΥΣΕΩΣ Μ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΣ  
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΑΘΗΝΑ  
1978




002  
ΗΡΕ  
872R  
2123

Εθνική Βιβλιοθήκη  
Επίκουρη Καθηγήτρια Μελέτης

ΤΟΜΟΥ ΗΙΩΝΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

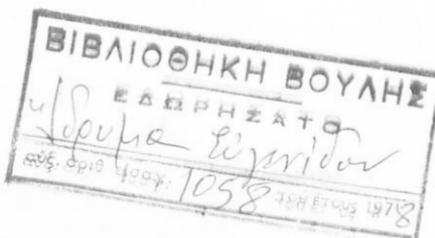Στρατόπεδον της Ελλάς / Οι  
επιχειρήσεις της ανταρτικής  
και της πολιτικής



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Ο Εύγενιος Εύγενιδης, ο ιδρυτής και χορηγός του «Ιδρύματος Εύγενιδου», πολύ νωρίς πρόβλεψε καὶ σχημάτισε τήν πεποίθηση δτι ἡ ἄρτια κατάρτιση τῶν τεχνικῶν μας, σέ συνδυασμό μέ τήν ἐθνική ἀγωγή, θά ἦταν ἀναγκαῖος καὶ ἀποφασιστικός παράγοντας τής προόδου τοῦ «Ἐθνους μας».

Τήν πεποίθηση του αὐτή ὁ Εύγενιδης ἐκδήλωσε μέ τή γενναιόφρονα πράξη εὐεργεσίας, νά κληροδοτήσει σεβαστό ποσό γιά τή σύσταση 'Ιδρυματος πού θά είχε σκοπό νά συμβάλλει στήν τεχνική ἑκπαίδευση τῶν νέων τῆς 'Ελλάδας.

Ἐτσι τό Φεβρουάριο τοῦ 1956 συστήθηκε τό «Ιδρυμα Εύγενιδου», τοῦ ὅποιου τήν διοίκηση ἀνέλαβε ἡ ἀδελφή του κυρία Μαριάνθη Σίμου, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία τοῦ διαθέτη.

Ἀπό τό 1956 μέχρι σήμερα ἡ συμβολή τοῦ 'Ιδρυματος στήν τεχνική ἑκπαίδευση πραγματοποιεῖται μέ διάφορες δραστηριότητες. Ὁμως ἀπ' αὐτές ἡ σημαντικότερη, πού κρίθηκε ἀπό τήν ἀρχή ὡς πρώτης ἀνάγκης, είναι ἡ ἔκδοση βιβλίων γιά τούς μαθητές τῶν τεχνικῶν σχολῶν.

Μέχρι σήμερα ἐκδόθηκαν 150 τόμοι βιβλίων, πού ἔχουν διατεθεῖ σέ πολλά ἐκατομμύρια τεύχη, καὶ καλύπτουν ἀνάγκες τῶν Κατώτερων καὶ Μέσων Τεχνικῶν Σχολῶν τοῦ 'Υπ. Παιδείας, τῶν Σχολῶν τοῦ 'Οργανισμοῦ 'Απασχολήσεως Ἐργατικοῦ Δυναμικοῦ (ΟΑΕΔ) καὶ τῶν Δημοσίων Σχολῶν 'Εμπορικοῦ Ναυτικοῦ.

Μοναδική φροντίδα τοῦ 'Ιδρυματος σ' αὐτή τήν ἔκδοτική του προσπάθεια ἦταν καὶ είναι ἡ ποιότητα τῶν βιβλίων, ἀπό ἀποψη δχι μόνον ἐπιστημονική, παιδαγωγική καὶ γλωσσική, ἀλλά καὶ ἀπό ἀποψη ἐμφανίσεως, ὥστε τό βιβλίο νά ἀγαπηθεῖ ἀπό τούς νέους.

Γιά τήν ἐπιστημονική καὶ παιδαγωγική ποιότητα τῶν βιβλίων, τά κείμενα ὑποβάλλονται σέ πολλές ἐπεξεργασίες καὶ βελτιώνονται πρίν ἀπό κάθε νέα ἔκδοση.

Ίδιαίτερη σημασία ἀπέδωσε τό 'Ιδρυμα ἀπό τήν ἀρχή στήν ποιότητα τῶν βιβλίων ἀπό γλωσσική ἀποψη, γιατί πιστεύει δτι καὶ τά τεχνικά βιβλία, δταν είναι γραμμένα σέ γλώσσα ἄρτια καὶ ὁμοιόμορφη ἀλλά καὶ κατάλληλη γιά τή στάθμη τῶν μαθητῶν, μποροῦν νά συμβάλλουν στήν γλωσσική διαπαιδαγώγηση τῶν μαθητῶν.

Ἐτσι μέ ἀπόφαση πού πάρθηκε ἡδη ἀπό τό 1956 δλα τά βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Τεχνίτη, δηλαδή τά βιβλία γιά τίς Κατώτερες Τεχνικές Σχολές, δπως ἀργότερα καὶ γιά τίς Σχολές τοῦ ΟΑΕΔ, είναι γραμμένα σέ γλώσσα δημοτική μέ βάση τήν γραμματική τοῦ Τριανταφυλλίδη, ἐνώ δλα τά ἀλλα βιβλία είναι γραμμένα στήν ἀπλή καθαρεύουσα. Ἡ γλωσσική ἐπεξεργασία τῶν βιβλίων γίνεται ἀπό φιλολόγους τοῦ 'Ιδρυματος καὶ ἐτσι ἔξασφαλίζεται ἡ ἐνιαία σύνταξη καὶ ὄρολογία κάθε κατηγορίας βιβλίων.

'Η ποιότητα τοῦ χαρτιοῦ, τό είδος τῶν τυπογραφικῶν στοιχείων, τά σωστά σχήματα καὶ ἡ καλαισθητή σελιδοποίηση, τό ἔξωφυλλο καὶ τό μέγεθος τοῦ βιβλίου περιλαμβάνονται καὶ αὐτά στίς φροντίδες τοῦ Ἰδρύματος.

Τό "Ιδρυμα Θεώρησε δὲ εἶναι ὑποχρέωσή του, σύμφωνα μὲ τό πνεῦμα τοῦ ἰδρυτῆ του, νᾶ θέσει στὴν διάθεση τοῦ Κράτους ὅλη αὐτή τὴν πείρα του τῶν 20 ἐτῶν, ἀναλαμβάνοντας τὴν ἐκδοση τῶν βιβλίων καὶ γιὰ τίς νέες Τεχνικές καὶ Ἐπαγγελματικές Σχολές καὶ τά νέα Τεχνικά καὶ Ἐπαγγελματικά Λύκεια.

Τά χρονικά περιθώρια γι' αὐτή τὴν νέα ἐκδοτική προσπάθεια ἦταν πολύ περιορισμένα καὶ ἵσως γι' αὐτό, ίδιας τά πρώτα βιβλία αὐτῆς τῆς σειρᾶς, νά παρουσιάσουν ἀτέλειες στή συγγραφή ἢ στήν ἐκτύπωση, πού θά διορθωθοῦν στή νέα τους ἐκδοση. Γι' αὐτό τό σκοπό ἐπικαλούμαστε τήν βοήθεια ὀλων δυνάμεων θά χρησιμοποιήσουν τά βιβλία, ὥστε νά μᾶς γνωστοποιήσουν κάθε παρατήρησή τους γιά νά συμβάλλουν καὶ αύτοί στή βελτίωση τῶν βιβλίων.

#### ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

**Αλέξανδρος Ι. Παππάς**, Όμ. Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος.

**Χρυσόστομος Φ. Καβουνίδης**, Διπλ.-Μηχ.-'Ηλ. ΕΜΠ, Διοικητής Ο.Τ.Ε., 'Αντιπρόεδρος.

**Μιχαήλ Γ. 'Αγγελόπουλος**, Τακτικός Καθηγητής ΕΜΠ, Διοικητής ΔΕΗ.

**Παναγώτης Χατζηιωάννου**, Μηχ.-'Ηλ. ΕΜΠ, Γεν. Δ/ντης 'Επαγ/κής 'Έκπ. 'Υπ. Παιδείας.

'Επιστημ. Σύμβουλος, **Γ. Ρούσσος**, Χημ.-Μηχ. ΕΜΠ.

Σύμβουλος ἐπί τῶν ἐκδόσεων τοῦ Ἰδρύματος, **Κ. Α. Μανάφης**, Μόν. 'Επικ. Καθηγητής Παν/μίου 'Αθηνῶν.

Γραμματεύς, **Δ. Π. Μεγαρίτης**.

#### Διατελέσαντα μέλη ἢ σύμβουλοι τῆς 'Επιτροπῆς

Γεώργιος Κακριδής † (1955 - 1959) Καθηγητής ΕΜΠ, 'Αγγελος Καλογεράς † (1957 - 1970) Καθηγητής ΕΜΠ, Δημήτριος Νιάνιας (1957 - 1965) Καθηγητής ΕΜΠ, Μιχαήλ Σπετσιέρης (1956 - 1959), Νικόλαος Βασιώτης (1960 - 1967) Θεόδωρος Κουζέλης (1968 - 1976) Μηχ.-'Ηλ. ΕΜΠ.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

### ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η φύση του ήλεκτρισμού .....	1
------------------------------	---

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ηλεκτρικά φορτία και δυνάμεις

2. 1 Τό ήλεκτρικό φορτίο .....	2
2. 2 Οι ήλεκτρικές δυνάμεις .....	2
2. 3 Σώματα άγνωμα και σώματα μονωτικά .....	3
2. 4 Ποσότητα ήλεκτρισμού, μονάδα μετρήσεως αύτης .....	4
2. 5 Ήλεκτρικό δυναμικό, διαφορά δυναμικού, μονάδες .....	4
2. 6 Ήλεκτρική χωρητικότητα, πυκνωτές, μονάδες χωρητικότητας .....	5
2. 7 Έρωτήσεις .....	8

### ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τό ήλεκτρικό ρεύμα

3. 1 Η ήλεκτρική πηγή. Τό ήλεκτρικό ρεύμα. Ήλεκτρογενετική δύναμη .....	10
3. 2 Τό ήλεκτρικό ρεύμα στούς ήλεκτρικούς άγωγούς .....	10
3. 3 Φορά τού ρεύματος .....	11
3. 4 Είδη ρεύματος .....	11
3. 5 Ενταση ρεύματος, πυκνότητα ρεύματος, μονάδες .....	12
3. 6 Τό ήλεκτρικό κύκλωμα .....	12
3. 7 Έρωτήσεις .....	13

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ηλεκτρική άντισταση

4. 1 Αντίσταση και άγωγιμότητα, μονάδες .....	14
4. 2 Νόμος τού "Ωμ .....	14
4. 3 Αντίσταση τῶν συρμάτων, μεταβολή τῆς άντιστάσεως .....	16
4. 4 Έρωτήσεις .....	18

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Συνδέσεις ήλεκτρικῶν ἀντοίσεων καὶ πηγῶν

5. 1	Συνδεσμολογία σειρᾶς, ἐφαρμογές .....	19
5. 2	Πτώση τάσεως στοὺς ἀγωγούς .....	21
5. 3	Παραλληλή συνδεσμολογία. Νόμος τοῦ Kirchhoff, ἐφαρμογές .....	21
5. 4	Μικτή συνδεσμολογία .....	23
5. 5	Ἐρωτήσεις .....	25

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ἐργο καὶ ισχύς

6. 1	'Ηλεκτρική ἐνέργεια .....	27
6. 2	'Ηλεκτρική ίσχύς .....	28
6. 3	Βαθμός ἀποδόσεως .....	28
6. 4	Ἐρωτήσεις .....	30

## ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

## ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Μαγνητισμός

7. 1	Φυσικοί καὶ τεχνητοί μαγνήτες, μαγνητικοί πόλοι, μαγνήτιση ἐξ ἐπαγωγῆς .....	31
7. 2	Μόνιμοι μαγνήτες, μαγνητικό πεδίο, ἐφαρμογές .....	33
7. 3	Ἐρωτήσεις .....	35

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

'Ηλεκτρομαγνητισμός

8. 1	Μαγνητικό πεδίο ἀγωγοῦ καὶ πηνίου πού διαρρέονται ἀπό ρεῦμα .....	36
8. 2	Οἱ ἡλεκτρομαγνήτες καὶ οἱ ἐφαρμογές τους .....	39
8. 3	'Αγωγός καὶ πηνία πού διαρρέονται ἀπό ρεῦμα μέσα σέ μαγνητικό πεδίο .....	42
8. 4	Παραγωγὴ ρεύματος ἐξ ἐπαγωγῆς .....	45
8. 5	Αὐτεπαγωγὴ .....	45
8. 6	Ἐρωτήσεις .....	49

## ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

## ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Μορφή τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος

9. 1	Περίοδος καὶ συχνότητα τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος, ἡμιτονοειδής μορφή ἐναλλασσόμενου ρεύματος .....	50
------	--	----

9. 2 Μέγιστη τιμή καί ἐνδεικνύμενη τιμή ἐναλλασσόμενου φεύματος .....	52
9. 3 Ἐρωτήσεις .....	54

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

### Κυκλώματα ἐναλλασσόμενου ρεύματος

10. 1 Κύκλωμα μέ ώμική κατανάλωση .....	56
10. 2 Κύκλωμα μέ ἐπαγωγική κατανάλωση .....	58
10. 3 Κύκλωμα μέ χωρητική κατανάλωση .....	59
10. 4 Κύκλωμα μέ σύνθετη κατανάλωση .....	60
10. 5 Ἐρωτήσεις .....	61

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

### Μονοφασικά καί τριφασικά ρεύματα

11. 1 Μονοφασικά καί τριφασικά φεύματα, μονοφασικές καί τριφασικές καταναλώσεις .....	62
11. 2 Ἰσχύς ἐναλλασσόμενου φεύματος, ἴσχυς τριφασικοῦ συστήματος .....	65

## ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

### 'Ηλεκτρικές μηχανές συνεχοῦς ρεύματος

12. 1 Κατασκευή .....	68
12. 2 Γεννήτριες συνεχοῦς φεύματος .....	70
12. 3 Κινητήρες συνεχοῦς φεύματος .....	72
12. 4 Ἐρωτήσεις .....	75

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

### 'Ηλεκτρικές μηχανές ἐναλλασσόμενου ρεύματος

13. 1 Γενικά .....	76
13. 2 Γεννήτριες ἐναλλασσόμενου φεύματος .....	76
13. 3 Τριφασικοί κινητήρες ἐναλλασσόμενου φεύματος .....	78
13. 4 Μονοφασικοί κινητήρες ἐναλλασσόμενου φεύματος .....	86
13. 5 Γενικά στοιχεῖα κινητήρων ἐναλλασσόμενου φεύματος .....	88
13. 6 Ἐρωτήσεις .....	97

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

### Μετασχηματιστές, στρεφόμενοι μετατροπεῖς, ἀνορθωτές

14. 1 Μετασχηματιστές .....	99
14. 2 Στρεφόμενοι μετατροπεῖς .....	106
14. 3 Ἀνορθωτές .....	108
14. 4 Ἐρωτήσεις .....	113

## ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

'Ηλεκτροθερμία - 'Ηλεκτρομηχανικές έφαρμογές - 'Ηλεκτρονικές έφαρμογές

15. 1 Θερμικά άποτελέσματα του ηλεκτροισμού .....	114
15. 2 'Ηλεκτρικά θερματικά στοιχεία, ηλεκτρικά μαγειοεία, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες κλπ. 'Ηλεκτρική θέρμανση χώρων .....	116
15. 3 'Ηλεκτρικοί βιομηχανικοί κλίβανοι (φούρνοι) .....	122
15. 4 'Ηλεκτροσυγκόλλησις .....	130
15. 5 'Ηλεκτρική ψύξη .....	135
15. 6 'Ηλεκτρομηχανικές και ηλεκτρονικές έφαρμογές .....	139
15. 7 Καταναλώσεις των διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών .....	141
15. 8 'Ερωτήσεις .....	142

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

'Ηλεκτροχημεία

16. 1 Χημικά άποτελέσματα του ηλεκτροισμού .....	144
16. 2 'Ηλεκτροδόλυτες, ηλεκτροδόλυνση .....	144
16. 3 Εφαρμογές της ηλεκτροδόλυσεως .....	147
16. 4 'Ηλεκτρικά στοιχεία .....	150
16. 5 Συσσωρευτές .....	155
16. 6 'Ερωτήσεις .....	164

## ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

Παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

17. 1 Σταθμοί παραγωγής .....	166
17. 2 Μεταφορά ορείματος με ύψηλή τάση. 'Υποσταθμοί .....	173
17. 3 Διανομή .....	177
17. 4 'Ερωτήσεις .....	200

## ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

'Οργανα ηλεκτρικῶν μετρήσεων

18. 1 'Ηλεκτρικές μετρήσεις. Είδη και κατηγορίες ηλεκτρικῶν δογγάνων .....	202
18. 2 Θέσεις δογγάνων και κλίμακες μετρήσεων .....	205
18. 3 'Εσωτερικός μηχανισμός ηλεκτρικῶν δογγάνων .....	206
18. 4 Μετρητές ηλεκτρικῆς ενέργειας (γνώμονες) .....	214
18. 5 'Ερωτήσεις .....	217

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19**

Μέθοδοι ήλεκτρικῶν μετρήσεων

19. 1 Συνδεομόλογίες ήλεκτρικῶν μετρητῶν .....	218
19. 2 Τρόπος άναγνώσεως δργάνων .....	220
19. 3 Ἐρωτήσεις .....	224

**ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ**

**ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20**

Κίνδυνοι από τό ήλεκτρικό ρεύμα, τό ήλεκτρικό ἀτύχημα. Μέτρα προστασίας

20. 1 Κίνδυνοι από τό ήλεκτρικό ρεύμα. Τό ήλεκτρικό ἀτύχημα .....	225
20. 2 Μέτρα προστασίας από τούς κίνδυνους τού ήλεκτρισμού .....	227
20. 3 Ἐρωτήσεις .....	231

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21**

Πρᾶτες βοήθειες σέ περιπτώσεις ήλεκτροπληξίας, οδηγίες γιά ἀσφαλή χρήση τού ήλεκτρισμοῦ

21. 1 Τεχνητή ἀναπνοή .....	232
21. 2 Οδηγίες γιά τήν ἀσφαλή χρήση τού ήλεκτρισμοῦ .....	236
21. 3 Ἐρωτήσεις .....	240



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

## Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Έάν παρατηρήσουμε γύρω μας, θά διακρίνομε τά διάφορα σώματα ή συγκροτήματα σωμάτων, τά όποια μποροῦμε νά απομονώσουμε νοερώς από τό ύπόλοιπο σύμπαν· π.χ. ένα σωρό από κάρβουνα, ένα συμπιεσμένο έλατηριο, ένα δοχείο μέθερμό νερό. Πολύ συχνά παρατηροῦμε έπισης ότι όρισμένα από τά σώματα αυτά **τροποποιούνται** (μεταβάλλουν μορφή, σχετική θέση, θερμοκρασία, ταχύτητα κλπ.) και συγχρόνως προκαλοῦν τήν τροποποίηση άλλων σωμάτων. "Ετσι, τό συμπιεσμένο έλατηριο, όταν τεντωθεί, άνυψωνει βάρος· τά άναμμένα κάρβουνα θερμαίνουν τό νερό ένός λέβητα· ο άτμος δοχείου μέθερμό νερό, ξαν έκτονωθεί μέσα σ' ένα κύλινδρο, μετατοπίζει ένα ξύλινο βούρτσιο.

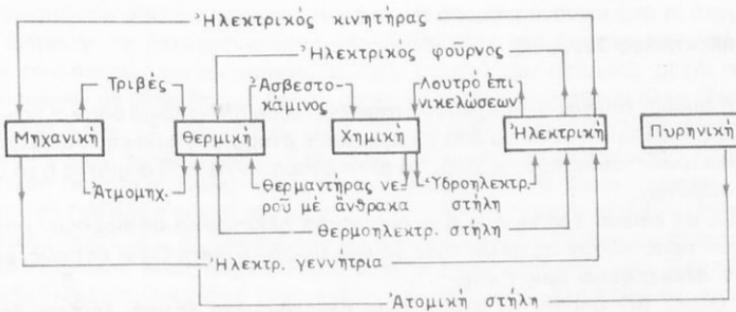**‘Η Ιδιότητα πού έχει ένα σύστημα σωμάτων νά προκαλεί τροποποιήσεις σε άλλα συστήματα καλείται ένέργεια.**

Κατά τίς τροποποιήσεις αύτές λέμε ότι συμβαίνει μετατόπιση ένέργειας από τό  
ένα σύστημα σωμάτων στό άλλο. Οι μετατοπίσεις αύτές της ένέργειας μπορεῖ νά  
έχουν διαφορετική φύση και χαρακτηρίζονται από τό φυσικό φαινόμενο, πού  
συνοδεύει κάθε μετατόπιση. 'Η πτώση π.χ. ένός σώματος είναι μηχανικό φαινόμενο·  
γι' αύτό λέμε ότι τό σύστημα σώματος-γῆς προσδίδει, κατά τήν πτώση, μηχανική  
ένέργεια: ή καύση τοῦ ἄνθρακα είναι χημικό φαινόμενο· γι' αύτό λέμε ότι τό  
σύστημα: ἄνθρακας-όξυγόνο προσδίδει χημική ένέργεια, κ.ο.κ. Μιά από τίς μορφές  
τής ένέργειας είναι καί ή **ήλεκτρική ένέργεια**, ή όποια όφειλεται, είτε στή  
συσσώρευση ή άραιωση ήλεκτρονίων έπάνω σ' ένα σώμα, είτε στή μετατόπισή τους  
μέσα στό σώμα. 'Η μετάβαση από τή μιά μορφή ένέργειας στήν άλλη είναι δυνατόν  
νά πραγματοποιηθεί άμεσως ή έμμεσως, δημοσιεύεται στό σχήμα 1.



## Σχ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

**2.1 Τό ηλεκτρικό φορτίο.**

Τά ηλεκτρόνια, όπως είναι γνωστό από τή Φυσική, περιστρέφονται μέ μεγάλη ταχύτητα συνεχώς γύρω από τόν πυρήνα, γιατί ό πυρήνας και τά ηλεκτρόνια έλκονται άμοιβαίως. Ή ιδιότητα τοῦ πυρήνα και τῶν ηλεκτρονίων νά έλκονται μεταξύ τους καλείται **ηλεκτρική ιδιότητα** και τά σωματίδια πού έλκονται άμοιβαίως, δηλαδή ό πυρήνας και τά ηλεκτρόνια, λέμε ότι είναι **ηλεκτρικῶς φορτισμένα**.

"Υστερα από πολλές έρευνες έχει άποδειχθεί ότι από τά τρία είδη σωματιδίων πού περιέχει τό άτομο, μόνο τά **πρωτόνια** και τά **ηλεκτρόνια** έχουν **ηλεκτρικό φορτίο**, ένω τά **ούδετερόνια** δέν έλκονται ούτε έλκονται από τά άλλα σωματίδια τοῦ άτόμου, έπομένως δέν είναι ηλεκτρικῶς φορτισμένα (είναι ηλεκτρικῶς ούδετερα).

Τά ηλεκτρόνια είναι, όπως είδαμε, ηλεκτρικῶς φορτισμένα άλλα, άντι νά έλκονται μεταξύ τους, άπωθούνται. Τά παραπάνω μᾶς άδηγούν νά διακρίνομε δύο είδη ηλεκτρικῶν φορτίων.

α) Τά **θετικά φορτία**, μέ τά όποια είναι φορτισμένα τά πρωτόνια, και β) τά **άρνητικά φορτία**, μέ τά όποια είναι φορτισμένα τά ηλεκτρόνια. "Έτσι, τά **έτερώνυμα ηλεκτρικά φορτία έλκονται**, ένω τά **όμώνυμα άπωθούνται**.

Τό ηλεκτρικό φορτίο ένός ηλεκτρονίου είναι τόσο μέ τό ηλεκτρικό φορτίο ένός πρωτονίου. Τά δύο αύτά φορτία άλληλοεξουδετερώνονται, όταν βρεθούν τό ένα κοντά στό άλλο και δέν έπτρεάζουν άλλα ηλεκτρικά φορτία (πρωτόνια ή ηλεκτρόνια) πού βρίσκονται μακριά τους.

**2.2 Οι ηλεκτρικές δυνάμεις.**

Στή Φυσική του κατάσταση κάθε άτομο έχει τόσα ηλεκτρόνια δσα και πρωτόνια έπομένως, και σύμφωνα μέ τά δσα είπαμε, κάθε άτομο στή Φυσική του κατάσταση είναι ηλεκτρικῶς ούδετερο ώς πρός τά άλλα άτομα τοῦ αύτοῦ σώματος ή τά άτομα άλλων σωμάτων.

'Εάν, μέ κάποιο τρόπο, ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια άφαιρεθούν από τότο και προστεθούν σέ άλλο, τότε τό μέν πρώτο **ηλεκτρίζεται θετικῶς**, ένω τό δεύτερο **ηλεκτρίζεται άρνητικῶς**.

Τό σώμα, τοῦ όποιου τά άτομα είναι ηλεκτρισμένα θετικά, λέγεται **θετικῶς ηλεκτρισμένο** σώμα, ένω τό σώμα, τοῦ όποιου τά άτομα είναι ηλεκτρισμένα άρνητικά, λέγεται **άρνητικῶς ηλεκτρισμένο** σώμα.

Οι δυνάμεις πού άναπτυσσονται μεταξύ των ήλεκτρισμένων άτόμων, μεταδίδονται και στά σώματα, στά όποια άνήκουν τά αἴτομα αυτά. "Ετσι:

*Δύο σώματα ἡλεκτρισμένα θετικῶς ἢ δύο σώματα ἡλεκτρισμένα ἀρνητικῶς  
(δύμανύμως φορτισμένα) ἀπωθοῦνται.*

Δύο σώματα, ἀπό τά όποια τό ἕνα είναι ἡλεκτρισμένο θετικῶς καὶ τό ἄλλο ἀρνητικῶς (έτερωνύμως φορτισμένα) ἔλλονται (σχ. 2.2).

‘Η ἀφάιρεση (ἢ ἡ προσθήκη) ἡλεκτρονίων ἀπό τά ἄτομα ἐνός σώματος, δηλαδὴ ἡ ἡλέκτριση ἐνός σώματος, γίνεται μὲν διάφορους τρόπους, ὅπως π.χ.:

α) Μέ την τριβή δύο σωμάτων. β) Μέ την έπαφή δύο σωμάτων. γ) Μέ έπιδραση, άπό άπόσταση, ένας σώματος που είναι ήδη ήλεκτρισμένο σ' ένα άλλο. δ) Μέ



## $\Sigma$ X. 2.2.

"ΕΛΞη έτερωνύμως φορτισμένων σωμάτων.

συμπίεση ένός σώματος (πιεζογελεκτρισμός). ε) Μέ Θέρμανση ή ψύξη ένός σώματος (πυρογελεκτρισμός) κλπ.

### 2.3 Σώματα ἀγώγιμα καὶ σώματα μονωτικά.

Τά ήλεκτρόνια γιού στρέφονται γύρω από τόν πυρήνα (παράγρ. 2.1) βρίσκονται, όπως είναι γνωστό όπό τη Φυσική, σε διάφορες άποστάσεις από τόν πυρήνα. "Ετοι δημιουργούνται διάφορα στρώματα ήλεκτρονίων. Όρισμένα σώματα έχουν στό έξωτερικό στρώμα, δηλαδή έκεινο πού είναι πιο μακριά από τόν πυρήνα, λίγα μόνο ήλεκτρόνια, τά όποια ό πυρήνας συγκρατεῖ άσθενικά. Καμιά φορά τά ήλεκτρόνια αύτά άποσπώνται από τήν έλξη τού πυρήνα καιί άπομακρύνονται από τά άτομα στά όποια άνήκουν. Τά ήλεκτρόνια αύτά πλανώνται τότε στά διάκενα πού ύπάρχουν μεταξύ τών άτόμων (μετακινούνται εϋκολα μεταξύ τών άτόμων), μέχρι πού νά συγκρουσθούν μέ αλλα άτομα, από τά όποια πάλι θά άποσπασθούν αλλα έξωτερικά ήλεκτρόνια κ.ο.κ. Τά ήλεκτρόνια αύτά, πού όνομάζονται **έλευθερα ήλεκτρόνια**, άποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, ένα είδος ήλεκτρονικού άεριου, τού όποιου τά στοιχειώδη σωματίδια (ὅπως και στά άερια) βρίσκονται σε διαρκή κίνηση.

Ἐάν σέ ἔνα σῶμα αὐτοῦ τοῦ εἰδους προστεθοῦν ἡλεκτρόνια σ' ἔνα σημεῖο του (ἀρνητική ἡλεκτριση), τά ἡλεκτρόνια αὐτά θά διαχυθοῦν ταχέως σέ όλοκληρη τή μάζα τοῦ σώματος, ὅπως διαχέεται ἔνα ἀέριο σ' ἔναν ὄρισμένο χώρῳ. Ἐάν έξαλλου ἀφαιρεθοῦν ἡλεκτρόνια ἀπό ἔνα σημεῖο τοῦ σώματος, τότε ἔρχονται ἐλεύθερα ἡλεκτρόνια ἀπό τά υπόλοιπα μέρη τοῦ σώματος γιά νά συμπληρώσουν τό ζλλειμά. "Ετοι δημιουργεῖται μιά προσανατολισμένη ὅμαδική κίνηση ἡλεκτρονίων πρός τό σημεῖο τῆς ἡλεκτρίσεως, μέ ἀποτέλεσμα τελικῶς όλοκληρο τό σώμα νά παρουσιάζει

ελλειπμα ήλεκτρονίων. Τά σώματα αύτά καλούμε **καλούς άγωγούς** του ήλεκτρισμού ή **άγωγιμα σώματα** ή **άπλως άγωγούς**. Στήν κατηγορία αύτή τών σωμάτων άνήκουν κυρίως τά μέταλλα, τά όποια παρουσιάζουν μικρή αντίσταση στήν κίνηση τών ήλεκτρονίων μέσα από αύτά.

'Αντίθετα, τά σώματα που δέν επιτρέπουν καμιά σχεδόν μετακίνηση ήλεκτρονίων μέσα τους και δέν έχουν παρά έλαχιστα έλευθερα ήλεκτρόνια, καλούνται **μονωτικά σώματα** ή **άπλως μονωτικά** ή **κακοί άγωγοί** του ήλεκτρισμού ή ακόμα **διηλεκτρικά**. Μονωτικά σώματα είναι τό μάρμαρο, ή πορελάνη, τό γιαλί, τό έλαστικό, ό εβονίτης, τό χαρτί, τό ξηρό ξύλο, ό ξηρός άέρας, ή ρητίνη κλπ. Στά μονωτικά σώματα τά φαινόμενα τής ήλεκτρίσεως (περίσσεια ή ελλειψη ήλεκτρονίων) παραμένουν εντοπισμένα στό σημείο του σώματος στό όποιο γίνεται ή ήλεκτρισμό.

'Εκτός από τά άγωγιμα και τά μονωτικά σώματα υπάρχει και τρίτη κατηγορία σωμάτων: Τά **ήμιαγωγά σώματα**, τά όποια επιτρέπουν μικρή έλευθερία στή μετακίνηση τών έλευθερων ήλεκτρονίων. 'Ημιαγωγά σώματα είναι: ό γαληνίτης, τό σελήνιο, τό γερμάνιο κλπ. Τά σώματα αύτά άλλοτε συμπεριφέρονται ώς άγωγοί και άλλοτε ώς μονωτικά.

#### 2.4 Ποσότητα ήλεκτρισμοῦ, μονάδα μετρήσεως αύτής.

Είδαμε (παράγρ. 2.2) ότι ή ήλεκτρισμός ένός σώματος προκαλείται από τήν περίσσεια ή τό ελλειπμα ήλεκτρονίων. "Οσο μεγαλύτερη είναι ή περίσσεια (ή τό ελλειπμα) τών ήλεκτρονίων, τόσο περισσότερο ήλεκτρισμένον είναι τό σώμα αύτό. "Ετοι πρακτύπτει ή έννοια τής **ποσότητας ήλεκτρισμοῦ**. "Ένα ήλεκτρισμένο σώμα, λοιπόν, χαρακτηρίζεται από τήν ποσότητα του ήλεκτρισμοῦ πού έχει, δηλαδή από τό πλήθος τών ήλεκτρονίων (τό ήλεκτρικό φορτίο), πού βρίσκεται σέ περίσσεια ή σέ ελλειπμα στό σώμα αύτό.

'Ως μονάδα μετρήσεως τής ποσότητας ήλεκτρισμοῦ χρησιμοποιείται τό **κουλόμητρος** (Coulomb), τό όποιο συμβολίζεται διεθνῶς μέ τό σύμβολο C. Τό ήλεκτρικό φορτίο  $6,28 \cdot 10^{18}$  ήλεκτρονίων είναι 1 C.

#### 2.5 Ήλεκτρικό δυναμικό, διαφορά δυναμικοῦ, μονάδες.

Γιά νά χαρακτηρισθεί ή **ήλεκτρική κατάσταση** ένός ήλεκτρισμένου σώματος, έγινε ή είσαιαγωγή τής έννοιας του **ήλεκτρικοῦ δυναμικοῦ** του σώματος.

"Οπως άκριβώς ή θερμοκρασία χαρακτηρίζει τή θερμική κατάσταση ένός σώματος, έτοι και τό ήλεκτρικό δυναμικό χαρακτηρίζει τήν ήλεκτρική κατάσταση τού σώματος.

Δύο σώματα μέ τό ίδιο δυναμικό βρίσκονται σέ ήλεκτρική ισορροπία: δηλαδή έάν ένωθούν μέ ένα μεταλλικό σύρμα, δέν προκαλοῦν ροή ήλεκτρικών φορτίων από τό ένα σώμα στό άλλο. 'Εάν, άντιθέτως, δύο άγωγιμα σώματα έχουν διαφορετικό δυναμικό, ή σύνδεσή τους μέ ένα άγωγό προκαλεῖ ροή ήλεκτρικών φορτίων από τό σώμα μέ τό ύψηλότερο δυναμικό πρός τό σώμα μέ τό χαμηλότερο δυναμικό, έως ότου έπελθει έξισωση τών δυναμικών τους. Παρατηρούμε δηλαδή ήτι, δημος ή

διαφορά της θερμοκρασίας είναι ή αλτία πού κινεῖ τή θερμότητα άπό ένα σώμα πρός άλλο (άπό τήν ύψηλότερη θερμοκρασία πρός τή χαμηλότερη), ή όπως ή διαφορά στάθμης ή πιέσεως είναι ή αλτία, ή όποια προκαλεῖ τή μετακίνηση ύγρου άπό ένα δοχείο σ' άλλο, έφόσον τά δύο δοχεία συγκοινωνούν, έτοι καί ή **διαφορά δυναμικού** μεταξύ δύο άγγιγμων σωμάτων είναι ή αλτία, ή όποια κινεῖ τά ήλεκτρικά φορτία άπό τό ένα σώμα πρός τό άλλο. Τό δυναμικό τής γης λαμβάνεται, αύθαιρετα, ίσο πρός τό μηδέν.

Τό δυναμικό ένός θετικά φορτισμένου σώματος λέμε ότι είναι **θετικό** καί τό δυναμικό ένός άρνητικά φορτισμένου σώματος λέμε ότι είναι **άρνητικό**. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σωμάτων καλείται καί **ήλεκτρική τάση** μέ τόν όρο αύτό έκφραζομε ότι τά θετικά ήλεκτρικά φορτία τού ένός σώματος τείνουν νά μετακινηθοῦν πρός τό άλλο σώμα, πού έχει άρνητικά φορτία, ή, λιγότερα θετικά φορτία (τά θετικά φορτία μετακινούνται πρός σημεία έλαττούμενου δυναμικοῦ).

Μονάδα μετρήσεως τού ήλεκτρικού δυναμικού καί έπομένως καί τής ήλεκτρικής τάσεως, είναι τό **βόλτη**, τό όποιο συμβολίζεται διεθνῶς μέ τό λατινικό γράμμα V.

Πολλαπλάσια καί υποπολλαπλάσια τού βόλτη είναι:

$$\begin{aligned} 1 \text{ κιλοβόλτη} &= 1000 \quad V \text{ καί συμβολίζεται: } kV \\ 1 \text{ μιλλιβόλτη} &= \frac{1}{1000} \quad V \text{ καί συμβολίζεται: } mV \\ 1 \text{ μικροβόλτη} &= \frac{1}{1.000.000} \quad V \text{ καί συμβολίζεται: } \mu V \end{aligned}$$

## 2.6 Ήλεκτρική χωρητικότητα, πυκνωτές, μονάδες χωρητικότητας.

### a) Ήλεκτρική χωρητικότητα.

Άν συνδέσομε ένα ήλεκτρισμένο άγγιγμο σώμα (άγωγό), πού έχει δυναμικό U, πρός ένα άλλο μονωμένο \* άγγιγμο σώμα μή ήλεκτρισμένο, τότε αύξανεται ή έπιφανεια τού ήλεκτρισμένου σώματος· τό φορτίο πού ύπάρχει βεβαίως δέν μεταβάλλεται, άλλα διαμοιράζεται στούς δύο άγωγούς, μέ άποτέλεσμα νά έλαττωθεί τό δυναμικό τού πρώτου σώματος. Γιά νά έπαναφέρομε τό δυναμικό στήν άρχική του τιμή U, πρέπει νά προσθέσομε καί άλλο φορτίο. Έπομένως, θσο μεγαλύτερη είναι ή έπιφανεια ένός άγωγού, τόσο περισσότερο φορτίο άπαιτείται γιά νά έχει ο άγωγός αύτός **ένα δρισμένο δυναμικό**. Στήν περίπτωση αύτή λέμε ότι ο άγωγός έχει μεγαλύτερη **ήλεκτρική χωρητικότητα**, ήπως άκριβώς λέμε ότι ένα σώμα έχει μεγαλύτερη **θερμοχωρητικότητα** άπό ένα άλλο, έάν χωράει περισσότερες θερμίδες άπό τό άλλο σώμα, ήταν ή θερμοκρασία είναι ίδια. **Ήλεκτρική χωρητικότητα** λοιπόν ένός άγωγού καλείται ο λόγος τού φορτίου Q τού άγωγού πρός τό δυναμικό αύτού U.

Δηλαδή, έάν συμβολίσομε μέ C τή χωρητικότητα, θά έχομε:

$$C = \frac{Q}{U}$$

\* Μονωμένο λέγεται τό άγγιγμο σώμα, τό όποιο δέν συνδέεται άγγιγμα πρός άλλα άγγιγμα σώματα.

**β) Πυκνωτές.**


Ηλεκτρικός πυκνωτής είναι σύστημα δύο άγωγιμων σωμάτων, τά όποια χωρίζονται μέ τήν παρεμβολή μονωτικού ύλικου.

Μέ τόν πυκνωτή αύξανεται σημαντικά ή χωρητικότητα τοῦ ένος άγωγοῦ.

Οι δύο άγωγοι λέγονται όπλισμοι τοῦ πυκνωτῆς και τό μονωτικό ύλικό, πού μεσολαβεῖ μεταξύ τῶν όπλισμῶν, λέγεται διηλεκτρικό τοῦ πυκνωτῆς.

Η χωρητικότητα ένος πυκνωτῆς είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι ή έπιφάνεια τῶν όπλισμῶν του και δυστικότερη βρίσκονται οι όπλισμοι μεταξύ τους. Η χωρητικότητα ένος πυκνωτῆς, έχει τάπεται και άπο τό είδος τοῦ διηλεκτρικοῦ πού παρεμβάλλεται.

Υπάρχουν πολλές μορφές πυκνωτῶν: άπλούστερη είναι ή μορφή τοῦ έπιπεδου πυκνωτῆς. Ο πυκνωτής αύτός άποτελείται άπό έπιπεδες άγωγιμες πλάκες τοποθετημένες παράλληλα και σέ μικρή άπόσταση μεταξύ τους (σχ. 2.6α). Τό διηλεκτρικό τῶν πυκνωτῶν είναι δυνατόν νά είναι όποιο δήποτε μονωτικό, στερεό ή υγρό σώμα, π.χ. χαρτί, μίκα, γιαλί, λάδι ή καί ο άτμοσφαιρικός άέρας.

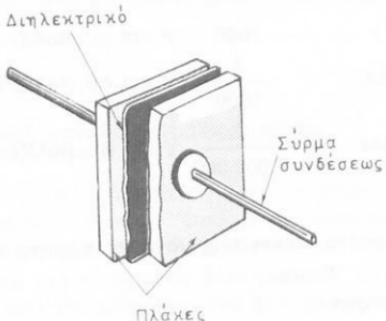

Σχ. 2.6α.

Έπιπεδος πυκνωτής.


Γιά νά έχει ένας πυκνωτής μεγάλη χωρητικότητα, πρέπει, θπως είπαμε, νά έχει μεγάλη έπιφάνεια και οι όπλισμοι του νά βρίσκονται σέ δυο τό δυνατόν μικρότερη άπόσταση μεταξύ τους. Γιά τό σκοπό αύτό, άλλα καί γιά νά έξοικονομεῖται χώρος, κάθε όπλισμός μοιράζεται σέ πολλά λεπτά μεταλλικά φύλλα, πού ένώνονται μεταξύ τους άγωγιμα. Τά φύλλα τοῦ ένος όπλισμού τοποθετούνται μεταξύ τῶν φύλλων τοῦ άλλου όπλισμοῦ έτσι, ώστε κάθε όπλισμός νά είναι ήλεκτρικά μονωμένος άπο τόν άλλον. Η μόνωση έπιτυχγάνεται είτε μέ τό στρώμα τοῦ άέρα πού μεσολαβεῖ είτε μέ άλλο μονωτικό ύλικό (σχ. 2.6β).

Έάν ο πυκνωτής άποτελείται άπό έλασματα ή ήμικυκλικούς δίσκους παράλληλους καί οι δίσκοι τοῦ ένος όπλισμοῦ μποροῦν νά εισέρχονται και νά έξερχονται άναμεσα στούς δίσκους τοῦ άλλου όπλισμοῦ, σχηματίζεται ο μεταβλητός πυκνωτής.

Ένας μεταβλητός πυκνωτής φαίνεται στό σχήμα 2.6γ. Οι δίσκοι τοῦ ένος όπλισμοῦ είναι σταθεροί, στερεωμένοι έπάνω στή βάση τοῦ πυκνωτῆς, ένω οι δίσκοι τοῦ άλλου όπλισμοῦ είναι στερεωμένοι έπάνω σέ ξένα, ο όποιος μπορεῖ νά περιστρέφεται.


Οσο μεγαλύτερο μέρος τής έπιφάνειας τῶν κινητῶν δίσκων είσερχεται μέσα

στούς σταθερούς δίσκους, τόσο αύξανεται ή χωρητικότητα του μεταβλητού πυκνωτή.

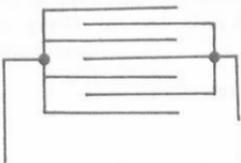

Σχ. 2.6β.


Έπιπεδος πυκνωτής πολλών φύλλων.

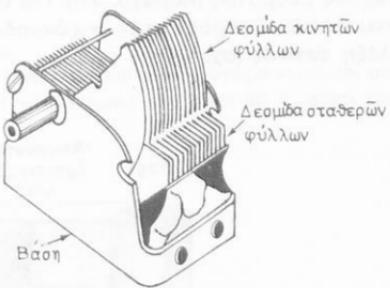

Σχ. 2.6γ.


Μεταβλητός πυκνωτής με διηλεκτρικό τόν άερα.

"Ενας τρόπος για τή δημιουργία πυκνωτή με μεγάλη χωρητικότητα είναι καί ό ύπηρης: Τοποθετούνται δύο μεταλλικές ταινίες ή μία έπάνω στήν άλλη, άφού παρεμβληθεί, μεταξύ τους και έξωτερικά, άπο ένα φύλλο παραφινωμένου χαρτιού. Οι ταινίες αύτές τυλίγονται κατόπιν έτσι, ώστε νά σχηματισθεί ένας ρόλος κυλινδρικός ή πλατυσμένος (σχ. 2.6δ και 2.6ε). Ο ρόλος αύτός τοποθετείται μέσα σε μεταλλικό κουτί, τό όποιο κλείνεται με κατάλληλη ούσια (π.χ. πίσσα) για νά έμποδιζεται ή εισοδος της ύγρασίας.

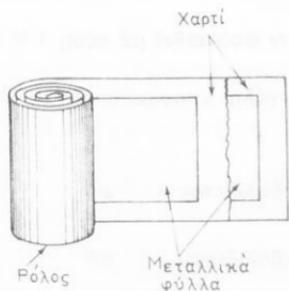

Σχ. 2.6δ.

Πυκνωτές μεγάλης χωρητικότητας.

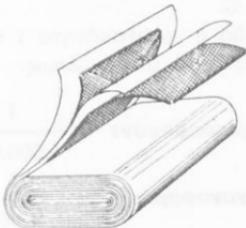


Σχ. 2.6ε.

Πυκνωτές μεγάλης χωρητικότητας.

"Άλλη κατηγορία πυκνωτών μικρού όγκου, άλλα μεγάλης χωρητικότητας, είναι οι **ήλεκτρολυτικοί** πυκνωτές.

"Αυτούς, άναμεσα σε δύο φύλλα άπό άλουμινιο, παρεμβάλλεται κατάλληλο ύγρο διάλυμα (**ύγροι ήλεκτρολυτικοί** πυκνωτές) ή φύλλο άπό άπορροφητικό χαρτί έμποτισμένο με τό κατάλληλο διάλυμα (**ξηροί ήλεκτρολυτικοί** πυκνωτές). Τούς όπλισμούς των πυκνωτών αύτών άποτελούν τό ένα φύλλο άλουμινίου και τό ύγρο (ήλεκτρολύτης), πού τό περιβάλλει, ένω ώς διηλεκτρικό χρησιμεύει λεπτότατο στρώμα άπό δέξιειδο τού άλουμινίου, τό όποιο είναι μονωτικό. Τό στρώμα αύτό σχηματίζεται έπάνω στόν όπλισμό άπό άλουμινίο με ήλεκτροδύση (παράγρ. 16.2). Τό φύλλο άλουμινίου, έπάνω στό όποιο σχηματίζεται τό μονωτικό στρώμα, πρέπει νά

συνδέεται μέ τό θετικό πόλο της πηγής και τό άλλο μέ τόν άρνητικό (παράγρ. 3.1). Οι ήλεκτρολογικοί πυκνωτές πρέπει, συνεπώς, νά συνδέονται μόνο μέ κυκλώματα συνεχούς ρεύματος (παράγρ. 3.6). Γιά νά άποφεύγονται λάθη κατά τή σύνδεση, οι πυκνωτές αύτοί φέρουν στόν ένα άκροδέκτη τους τό σύμβολο + ή κόκκινο χρώμα τή λέξη **θετικός** (σχ. 2.6στ).

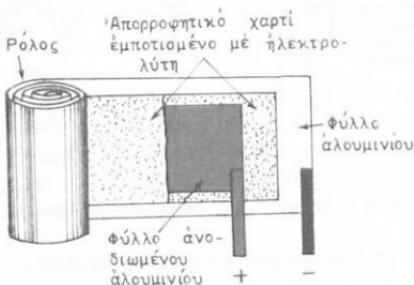

Σχ. 2.6στ.

Ξηρός ήλεκτρικός πυκνωτής (Διηλεκτρικό: Όξειδιο άλουμινιού).

### γ) Μονάδες χωρητικότητας.

Μονάδα μετρήσεως τής χωρητικότητας είναι τό φαράντ (Farad), συμβολίζεται δέ διεθνῶς μέ τό γράμμα F.

"Ενας πυκνωτής μέ χωρητικότητα 1 F, οταν φορτισθεῖ μέ τάση 1 V, άποκτά φορτίο 1 C.

'Επειδή ή χωρητικότητα 1 F είναι πολύ μεγάλη, χρησιμοποιούνται συνήθως ύποπολλαπλάσια αύτής, δημοσιεύονται:

$$1 \text{ μικροφαράντ} = \frac{1}{1.000.000} \text{ F} \text{ και συμβολίζεται: } \mu F$$

$$1 \text{ νανοφαράντ} = \frac{1}{1.000} \text{ } \mu F \text{ και συμβολίζεται: } nF$$

$$1 \text{ πικοφαράντ} = \frac{1}{1.000.000} \text{ } \mu F \text{ και συμβολίζεται: } pF$$

### 2.7 Έρωτήσεις.

- Τί είναι τά θετικά ήλεκτρικά φορτία και τί τά άρνητικά;
- Τί είναι οι ήλεκτρικές δυνάμεις και πώς άναπτύσσονται;
- Ποιά σώματα καλούμε άγγιγμα και ποιά μονωτικά;
- Ποιά είναι ή μονάδα ποσότητας ήλεκτρισμοῦ;
- Τί καλείται ήλεκτριση ένός σώματος και πώς έπιτυχάνεται;
- Τί καλείται ήλεκτρική τάση και ποιά ή μονάδα μετρήσεως αύτής και τά πολλαπλάσια και ύποπολλαπλάσιά της;
- Τί καλείται ήλεκτρική χωρητικότητα ένός άγωγού και ποιά ή άνάλογη περιπτώση στή θερμότητα;

8. Άπο τί έξαρτάται ή χωρητικότητα ένός πυκνωτή;
9. Ποιά είναι ή μονάδα τής ήλεκτρικής χωρητικότητας και ποιά τά ύποπολλαπλάσιά της;
10. Άπο τί άποτελείται ο πυκνωτής;
11. Τί είναι ο μεταβλητός πυκνωτής;
12. Τί είδους ήλεκτρολυτικούς πυκνωτές έχομε;
13. Ποιό τό μειονέκτημα των ήλεκτρολυτικών πυκνωτών και γιατί χρησιμοποιούνται αύτοί;
14. "Αν τό φορτίο άγωγού είναι  $30 \cdot 10^{-6}$  C και τό δυναμικό του είναι 50 V, πόση είναι η χωρητικότητά του;

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

3.1 Ή ηλεκτρική πηγή. Τό ηλεκτρικό ρεύμα. Ήλεκτρεγερτική δύναμη.

Ηλεκτρική πηγή καλείται μιά συσκευή ή μηχανή, ή όποια δημιουργεῖ και διατηρεῖ μεταξύ δύο άγωγών, πού καλούνται πόλοι τής πηγής, διαφορά δυναμικοῦ. Οι ηλεκτρικές πηγές χρησιμοποιούν μηχανική ή χημική ενέργεια γιά νά λειτουργήσουν.

Σύμφωνα μέ δόσα έχουν άναφερθεί στήν παράγραφο 2.5, όταν δύο άγωγοί μέ διαφορετικά δυναμικά συνδεθούν μέ έναν άλλο άγωγό, τότε προκαλείται μετατόπιση ηλεκτρικού φορτίου από τόν ένα άγωγό στόν άλλο· ή μετατόπιση αύτή γίνεται διαμέσου τού συνδετικού άγωγού, μέχρι πού νά έπελθει έξισωση τών δυναμικών. Στίς ηλεκτρικές πηγές δημως, μέ τήν κατανάλωση ενέργειας ή διαφορά δυναμικοῦ μεταξύ τών πόλων διατηρείται συνεχώς σέ σταθερή τιμή έτσι, ώστε νά μή σταματά ή μετατόπιση φορτίου, πού περιγράψαμε παραπάνω· τή μετατόπιση αύτή τήν καλούμε ηλεκτρικό ρεύμα.

Άφοι, δημως είδαμε, μιά ηλεκτρική πηγή θέτει σέ κίνηση ηλεκτρικά φορτία, λέμε ότι ή πηγή αύτή άναπτύσσει ήλεκτρεγερτική δύναμη (Η.Ε.Δ.), ή όποια ώθει τά ηλεκτρικά φορτία πρός κατεύθυνση έντελως καθορισμένη. Ή ηλεκτρεγερτική δύναμη μιάς πηγής μετρείται σέ βόλτη.


3.2 Τό ηλεκτρικό ρεύμα στούς ηλεκτρικούς άγωγούς.

Άν οι δύο πόλοι μιᾶς πηγής συνδεθούν μέ έναν άγωγό (π.χ. σύρμα), θά άρχισουν μέσα από τόν άγωγό αύτόν νά μετατοπίζονται ηλεκτρικά φορτία από τόν πόλο μέ τό ύψηλότερο δυναμικό πρός τόν πόλο μέ τό χαμηλότερο δυναμικό, έπομένως θά δημιουργηθεῖ συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Έάν ό ένας πόλος τής πηγής είναι θετικά φορτισμένος (θετικός πόλος), και ό άλλος άρνητικά (άρνητικός πόλος), τό ηλεκτρικό ρεύμα θά άποτελείται από θετικά φορτία πού κινούνται από τό θετικό πόλο πρός τόν άρνητικό πόλο (παραγρ. 2.5).

### 3.3 Φορά τοῦ ρεύματος.

Στήν πραγματικότητα γίνεται, όπως γνωρίζουμε, μετακίνηση ήλεκτρονίων από τόν άρνητικό πόλο τῆς πηγῆς (τῆς όποιας οἱ πόλοι συνδέονται ἐξωτερικῶς) πρός τό θετικό πόλο αὐτῆς, δηλαδὴ ροή άρνητικῶν φορτίων.

Παλαιότερα, ἐπειδὴ δέν ήταν γνωστό ὅτι τό ηλεκτρικό ρεῦμα είναι ροή ήλεκτρονίων, είχε γίνει αύθαίρετα δεκτό τοῦτο: ἡ φορά τοῦ ηλεκτρικοῦ ρεύματος είναι ἡ φορά τῆς κινήσεως τῶν θετικῶν φορτίων, δηλαδὴ, στό ἐξωτερικό τῶν πηγῶν, ἀπό τό θετικό πόλο πρός τόν άρνητικό πόλο (σχ. 3.3).

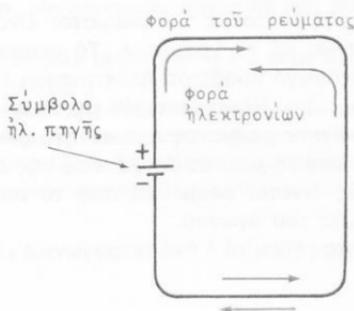

Σχ. 3.3.  
Φορά τοῦ ηλεκτρικοῦ ρεύματος.

### 3.4 Ειδη ρεύματος.

Βασικά, διακρίνομε δύο ειδη ρεύματος:

α) Τό **συνεχές ρεῦμα**, τό όποιο χαρακτηρίζεται ἀπό τή συνεχή ροή ήλεκτρονίων πρός **mía μόνο** φορά, όπως είδαμε παραπάνω.

β) Τό **ἐναλλασσόμενο ρεῦμα**, τό όποιο χαρακτηρίζεται ἀπό τήν κίνηση ήλεκτρονίων, μέσα σέ ἀγωγό, πότε κατά τή μία φορά καὶ πότε κατά τήν ἀντίθετη. "Ἐτοι, ἔάν τό ρεῦμα ήλεκτρονίων πού διέρχεται ἀπό τόν ἀγωγό τοῦ σχήματος 3.4 ἔχει διαδοχικῶς φορά ἀπό τό Α πρός τό Β, κατόπιν ἀπό τό Β πρός τό Α καὶ πάλι ἀπό τό Α πρός τό Β κ.ο.κ., τότε λέμε, ὅτι μέσα στόν ἀγωγό ρέει ἐναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεῦμα. Τό ρεῦμα αὐτό θά ήταν δυνατόν νά παραχθεῖ, ἔάν οἱ πόλοι τῆς πηγῆς ἄλλαζαν διαδοχικῶς συνεχῶς πολικότητα.



Σχ. 3.4.  
Κίνηση ἐναλλασσόμενου ρεύματος.

### 3.5 "Ενταση ρεύματος, πυκνότητα ρεύματος, μονάδες.

"Οπως στο ύδατινο ρεύμα, έτσι και στήν περίπτωση τού ήλεκτρικού ρεύματος εισάγεται ένα μέγεθος πού καλείται **Ένταση**. Τό μέγεθος αυτό μᾶς δίνει τήν **ποσότητα τού ήλεκτρισμοῦ**, ή όποια διέρχεται μέσα ἀπό **Έναν άγωγό στή μονάδα τού χρόνου**.

'Η ένταση τού ήλεκτρικού ρεύματος είναι ή **Ιδια σέ** όλα τά σημεία τού άγωγού, μέσα ἀπό τόν όποιο διέρχεται τό ρεύμα<sup>\*</sup> καί ισούται μέ τό πηλίκο τής ποσότητας ήλεκτρισμοῦ, πού διέρχεται ἀπό μία διατομή τού άγωγού, διά τού χρόνου στόν όποιο διέρχεται ή ποσότητα αὐτή.

Μονάδα μετρήσεως τής έντασεως τού ρεύματος είναι τό **άμπερ** (Ampère), τό όποιο συμβολίζεται διεθνῶς μέ τό γράμμα A. Τό ρεύμα έχει ένταση 1 A, ὅταν διέρχεται μέσα ἀπό **Έναν άγωγό ποσότητα ήλεκτρισμοῦ 1 C σέ 1 δευτερόλεπτο**.


"Ενας ἄλλο χρήσιμο στήν **'Ηλεκτροτεχνία** μέγεθος είναι ή **πυκνότητα τού ρεύματος**. **Καλείται πυκνότητα ρεύματος** ή **ποσότητα ήλεκτρισμοῦ** πού διέρχεται **ἀνά δευτερόλεπτο μέσα ἀπό τή μονάδα έπιφανειας τής διατομής τού άγωγού**. 'Η πυκνότητα τού ρεύματος δίνεται **έπομένως** ἀπό τό πηλίκο τής έντασεως τού ρεύματος διά τής διατομής τού άγωγού.

Μονάδα τής πυκνότητας είναι τό A άνα τετραγωνικό χιλιοστό καί συμβολίζεται: A/mm<sup>2</sup>.

### 3.6 Τό ήλεκτρικό κύκλωμα.

**Τό σύνολο, πού ἀποτελεῖται ἀπό τήν ήλεκτρική πηγή καί ἀπό τόν άγωγό, πού συνδέει τούς πόλους τής πηγῆς, καλείται ήλεκτρικό κύκλωμα.**

'Ηλεκτρικό κύκλωμα **ἀποτελοῦν** ἐπίσης μία ή περισσότερες πηγές, μία ή

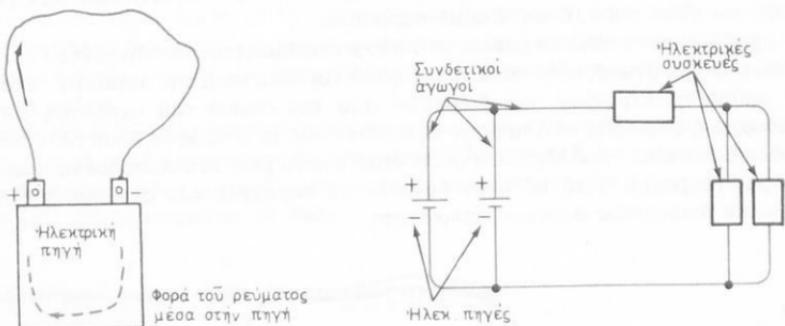

Σχ. 3.6.  
'Ηλεκτρικά κυκλώματα.

\* Αύτό ἔχειται, ἀν ληφθεῖ ύπόψη δτι ού ἀέρας, πού περιβάλλει τόν άγωγό, είναι μονωτικός καί ἐπομένως δέν είναι δυνατόν σέ όποιο δήποτε σημείο τού άγωγού νά προστεθούν ή νά ἀφαιρεθούν φορτία διαμέσου τού ἀέρα.

περισσότερες συσκευές μετασχηματισμοῦ τῆς ήλεκτρικῆς ένέργειας σέ ένέργεια  
ἄλλης μορφῆς (ήλεκτρικές συσκευές) καί οἱ ήλεκτρικοί άγωγοί πού συνδέουν  
μεταξύ τους δла αὐτά (σχ. 3.6 ).

"Οπως προκύπτει από τίς παραγράφους 3.1 καί 3.2, ροή ρεύματος γίνεται  
μόνον, έφόσον διαθέτεται **κλειστό** ήλεκτρικό κύκλωμα, δηλαδή έφόσον διαθέτεται  
δίοδος τοῦ ρεύματος, πού δέν διακόπτεται, από τόν ἔνα πόλο τῆς πηγῆς μέχρι τόν  
ἄλλο.

### 3.7 Έρωτήσεις.

1. Ποιός είναι ὁ προορισμός τῆς ήλεκτρικῆς πηγῆς καί πῶς ἐπιτυγχάνεται;
  2. Τί είναι ἡ Η.Ε.Δ.;
  3. Πῶς δημιουργεῖται τό ήλεκτρικό ρεῦμα καί ποιά ἡ φορά ροῆς του;
  4. Ποιά τά βασικά είδη ρεύματος;
  5. Μέ ποιές μονάδες μετροῦνται ἡ ἔνταση καί ἡ πυκνότητα τοῦ ρεύματος;
  6. Ποιά είναι ἡ προϋπόθεση ροῆς ήλεκτρικοῦ ρεύματος;
  7. "Αν ἀπό ἔνα άγωγό διατομῆς  $1,5 \text{ mm}^2$  περνά ποσότητα ήλεκτρισμοῦ ἵση μὲ 15 C σέ διάστημα  
2 s, πόση είναι ἡ ἔνταση τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος καί πόση ἡ πυκνότητά του;
-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

### Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

#### 4.1 Αντίσταση και άγωγιμότητα, μονάδες.

“Οταν τό ήλεκτρικό ρεύμα ρέει μέσα από έναν άγωγό, συναντά όρισμένη αντίσταση. Η αντίσταση αύτή έχει τάση από τό ύλικό του άγωγιμου σώματος και καλείται **ήλεκτρική αντίσταση**: συμβολίζεται με τό λατινικό γράμμα R.

Μονάδα μετρήσεως τής ήλεκτρικής αντίστασεως είναι τό **άμ** (άπό τό σύνομα του Γερμανού φυσικού Ohm) και συμβολίζεται με τό κεφαλαίο έλληνικό γράμμα Ω.

Πολλαπλάσια τής μονάδας Ω μείναι τά **έξης**:

$$1 \text{ κιλώμ} = 1000 \Omega \quad \text{και συμβολίζεται:} \quad k\Omega$$

$$1 \text{ μεγγάρω} = 1.000.000 \Omega \quad \text{και συμβολίζεται:} \quad M\Omega$$

“Οταν ένας άγωγός παρουσιάζει μικρή αντίσταση στή ροή του ήλεκτρικού ρεύματος, λέμε ότι **άγει καλῶς** τό ήλεκτρικό ρεύμα ή ότι παρουσιάζει μεγάλη ήλεκτρική **άγωγιμότητα**. Αντιστρόφως, ένας άγωγός έχει μεγάλη ήλεκτρική αντίσταση, παρουσιάζει μικρή ήλεκτρική άγωγιμότητα.

Η ήλεκτρική άγωγιμότητα συμβολίζεται με τό λατινικό γράμμα G και έχει ώς μονάδα μετρήσεως τό **σήμενς** (Siemens) ή τό **μώ** (mho). Σύμβολο τής μονάδας σήμενος είναι τό S.

Η άγωγιμότητα είναι τό αντίστροφο τής ήλεκτρικής αντίστασεως, δηλαδή:

$$\text{άντισταση} = \frac{1}{\text{άγωγιμότητα}} \quad \text{ή} \quad R = \frac{1}{G} \quad \text{και} \quad 1 \Omega = \frac{1}{1 \text{ S}}$$

Όρισμένα στοιχεία κυκλωμάτων, πού κατασκευάζονται ειδικώς γιά νά παρεμβάλλουν αντίσταση στή ροή του ήλεκτρικού ρεύματος, καλούνται **άντιστάσεις**. Τά στοιχεία αύτά άποτελούνται είτε από μονωτικό σώμα, γύρω από τό όποιο τυλίγεται σύρμα από κατάλληλο ύλικό, είτε από σωλήνα από κεραμικό ύλικό, έπάνω στόν οποίο θέτεται στρώμα από σκληρό άνθρακα (άγωγιμο στρώμα).

#### 4.2 Νόμος του “Ωμ.

Η αντίσταση, τήν όποια συναντά κατά τή ροή του τό ήλεκτρικό ρεύμα, ύπερνικάται από τήν ήλεκτρική τάση (παράγρ. 2.5). “Οσο μεγαλύτερη είναι ή ήλεκτρική τάση, πού έφαρμόζεται στά **άκρα** ένός άγωγού (π.χ. σύρματος), τόσο μεγαλύτερη είναι ή **ώθηση** πού άσκειται στά **έλευθερα** ήλεκτρόνια του άγωγού, τά

όποια κινοῦνται με μεγαλύτερη ταχύτητα· έτσι ύπερνικούν τήν άντισταση τού άγωγού και μεταφέρουν μεγαλύτερο φορτίο στή μονάδα τού χρόνου. "Οσο μεγαλύτερη λοιπόν, είναι ή τάση, πού έφαρμόζεται στά άκρα ένός άγωγού όρισμένης ήλεκτρικής άντιστάσεως, τόσο μεγαλύτερη είναι και ή ένταση τού ήλεκτρικού ρεύματος πού περνά μέσα από τόν άγωγο. Έξαλλου όσο μεγαλύτερη είναι ή άντισταση ένός άγωγού, στού όποιου τά άκρα έφαρμόζεται όρισμένη ήλεκτρική τάση, τόσο μικρότερη είναι ή ένταση τού ρεύματος, πού διέρχεται μέσα από τόν άγωγο αύτόν.

"Υστερα από τίς διαιπιστώσεις αύτές, ό Γερμανός φυσικός Γεώργιος "Ωμ διατύπωσε τό βασικό νόμο τής Ήλεκτροτεχνίας, πού έλαβε τό δνομά του και άναφέρεται ώς **νόμος τού "Ωμ**.

Σύμφωνα πρός τό νόμο αύτόν: **ή ένταση τού ρεύματος, πού περνά μέσα από ένα άγωγό υπολογίζεται έάν διαιρέσουμε τήν τάση, πού έφαρμόζεται στά άκρα τού άγωγού, με τήν ήλεκτρική άντισταση τού άγωγού.**

"Ετσι θά είναι:

$$\text{ένταση ρεύματος} = \frac{\text{τάση}}{\text{άντισταση}}$$

ή, έάν συμβολίσομε τήν ένταση τού ρεύματος μέ | θά έχομε:

$$I = \frac{U}{R} \quad \text{και} \quad 1 \text{ A} = \frac{1 \text{ V}}{1 \Omega}$$

Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπαμε παραπάνω έχομε τή δυνατότητα νά υπολογίσουμε τήν ένταση τού ρεύματος, έάν είναι γνωστά ή τάση και ή άντισταση. Τό ίδιο λογίζει και γιά όποιοδήποτε από τά τρία μεγέθη, πού είσερχονται στόν τύπο τού νόμου τού "Ωμ, έάν είναι γνωστά τά άλλα δύο.

### Παράδειγμα 1.

"Έάν άγωγός παρουσιάζει άντισταση 1,5 Ω και τά άκρα του συνδεθούν μέ τούς πόλους μιᾶς πηγῆς, πού παράγει τάση 4,5 V, τότε ή ένταση τού ρεύματος θά είναι:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{4,5 \text{ V}}{1,5 \Omega} = 3 \text{ A}$$

### Παράδειγμα 2.

"Έάν θέλομε μέσα από έναν άγωγό άντιστάσεως 11 Ω νά διέλθει ένταση 20 A, πρέπει νά συνδέσουμε τά άκρα του μέ τούς πόλους μιᾶς πηγῆς, πού παράγει τάση:

$$U = R \cdot I = 11 \Omega \times 20 \text{ A} = 220 \text{ V}$$

Μέ τό νόμο τού "Ωμ είναι δυνατόν νά όρισθει ή μονάδα μετρήσεως τής τάσεως, πού είναι τό **βόλτη**. "Ετσι βόλτη είναι ή τάση πού άπαιτείται γιά τή ροή ρεύματος έντάσεως 1 A διά μέσου άντιστάσεως 1 Ω.

### 4.3 Άντισταση τῶν συρμάτων, μεταβολή τῆς άντιστάσεως.

α) Η άντισταση τῶν συρμάτων έξαρτάται, όπως έχει άναφερθεί και στήν

παράγραφο 4.1, από τό ύλικό, από τό όποιο είναι κατασκευασμένα, άλλα καί από τίς διαστάσεις τους, δηλαδή από τό έμβαδό της διατομής τους καί από τό μήκος τους. Τούτο είναι φανερό, έάν σκεφθούμε δτι, όσο μεγαλύτερο είναι τό μήκος τού σύρματος, τόσο περισσότερα άτομα θά συναντήσουν στό δρόμο τους τά κινούμενα ήλεκτρόνια (παράγρ. 2.3) αύτό σημαίνει δτι τόσο περισσότερες συγκρούσεις θά προκληθούν (μεταξύ ήλεκτρονίων καί άτόμων) καί θά δημιουργηθεί έτσι μεγαλύτερη ήλεκτρική άντίσταση. Έξαλλου, όσο μεγαλύτερη είναι διατομή τού σύρματος, τόσο μεγαλύτερος χώρος παρέχεται στά κινούμενα ήλεκτρόνια, τά όποια κινοῦνται έτσι μέ μεγαλύτερη εύκολιά.

Μετά από αύτά πού είπαμε παραπάνω ή άντίσταση ένός σύρματος είναι δυνατόν νά βρεθεί, έάν γνωρίζομε τό **ύλικό** τού σύρματος, τό **μήκος** του καί τή **διατομή** του. Κάθε ύλικό παρουσιάζει διαφορετική άντίσταση στή διέλευση τού ρεύματος καί ή κατάταξη τών διαφόρων ύλικών, από τήν αποψή τής ήλεκτρικής άντιστάσεως, γίνεται μέ βάση τήν άντίσταση πού παρουσιάζει σύρμα από τό ύλικό αύτό μέ μήκος 1 m καί διατομή 1 mm<sup>2</sup>. Η άντίσταση αύτή καλείται **ειδική άντίσταση** τού ύλικού, συμβολίζεται μέ τό μικρό έλληνικό γράμμα ρ καί έχει ώς μονάδα μετρήσεως τό Ω.mm<sup>2</sup>/m. Η άντίσταση ένός σύρματος ύπολογίζεται, σύμφωνα μέ τά παραπάνω από τόν τύπο:

$$\text{άντίσταση} = \text{ειδική άντίσταση} \cdot \frac{\text{μήκος}}{\text{διατομή}}$$

η, έάν συμβολίσομε μέ / τό μήκος τού σύρματος σέ μέτρα (m) καί μέ q τή διατομή του σέ τετραγωνικά χιλιοστά (mm<sup>2</sup>) θά έχομε:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{q}$$

Τό άντιστροφο τής ειδικής άντιστάσεως καλείται **ειδική άγωγιμότητα**, συμβολίζεται μέ τό μικρό έλληνικό γράμμα κ καί έχει μονάδα μετρήσεως τό s.m/mm<sup>2</sup>. Η ήλεκτρική άντίσταση ένός σώματος θά ύπολογίζεται συναρτήσει τής άγωγιμότητας από τόν τύπο:

$$R = \frac{1}{\kappa} \cdot \frac{l}{q}$$

καί η άγωγιμότητα από τόν τύπο:

$$G = \kappa \cdot \frac{q}{l}$$

### Παράδειγμα 3.

Η άντίσταση ένός σύρματος μέ διατομή 4 mm<sup>2</sup> καί μήκος 200 m, τού όποιου τό ύλικό είναι χαλκός μέ ειδική άντίσταση:

$$\rho = 0,0178 \Omega \frac{\text{mm}^2}{\text{m}} \quad \text{θά είναι ίση πρός:}$$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{q} = 0,0178 \Omega \frac{\text{mm}^2}{\text{m}} \times \frac{200\text{m}}{4\text{mm}^2} = 0,89 \Omega$$

Μέ τόν τύπο τῆς ἀντιστάσεως τῶν συρμάτων, μποροῦμε νά ύπολογίζομε όποιο δήποτε ἀπό τά τέσσερα μεγέθη πού ἀπαντοῦν στὸν τύπο αὐτόν, ἀρκεῖ νά γνωρίζομε τά ἄλλα τρία. Πρέπει δημοσίευμε τίς μονάδες μετρήσεως, για τίς δημοφέρεις ισχύει ὁ τύπος, δημοσίευμε τόπος φαίνεται στό παράδειγμα.

β) Ἡ ηλεκτρική ἀντίσταση τῶν σωμάτων μεταβάλλεται μέ τή θερμοκρασία τοῦ σώματος. "Ετσι, ἄλλη ἀντίσταση παρουσιάζει ἔνα σύρμα σέ θερμοκρασία 20° C καὶ ἄλλη σέ 80° C.

Τά μέταλλα κυρίως ἔχουν τήν ίδιότητα νά **αύξανουν** τήν ἀντίστασή τους, ὅταν **αύξανεται** ἡ θερμοκρασία τους, ἐνῶ ἄλλα ύλικά, δημοσίευμε π.χ. ὁ ἀνθρακας, ἔχουν τήν ίδιότητα νά **έλαττωνουν** τήν ἀντίστασή τους, ὅταν **αύξανεται** ἡ θερμοκρασία τους. Στόν Πίνακα 4.3.1 ἀναγράφονται τά συνηθέστερα ἀγώγιμα ύλικά καὶ οἱ εἰδικές ἀντιστάσεις τους σέ θερμοκρασία 20° C.

Γιά σύρματα ἀπό χαλκό ἢ ἀλουμίνιο κυκλικῆς διατομῆς, ὁ Πίνακας 4.3.2 δίνει τήν ἀντίστασή τους ἀνά km μήκους, σέ θερμοκρασία 20° C.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1.**  
**Εἰδική ἀντίσταση ύλικῶν σέ θερμοκρασία 20° C.**

Ύλικό	Εἰδική ἀντίσταση $\rho$ σέ $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
Άλουμινιο	0,0303
Βισμούθιο	1,2
Όρείχαλκος	0,06...0,08
Ἄνθρακας	40 ...100
Χρώμιο	0,03
Χρωμονικελίνη (8020)	1,12
Κωνσταντάνη	0,50
Χαλκός	0,0178
Χρυσός	0,023
Σίδηρος	0,1...0,15
Χυτοσιδηρος	0,6...1,6
Μόλυβδος	0,206
Άγριαργυρος	0,968
Νικέλιο	0,069
Νικελίνης	0,40...0,44
Λευκόχρυσος	0,10...0,11
Ἄργυρος	0,0165
Χάλυβας	0,10...0,25
Κασσίτερος	0,12
Ψευδάργυρος	0,61

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.**

*Άντισταση συρμάτων χαλκοῦ και ἀλουμινίου  
σε Ω/km, σε 20°C.*

Διατομή mm <sup>2</sup>	Σύρμα Χαλκοῦ	Σύρμα 'Αλουμινίου
1,5	11,9	—
2,5	7,14	12,1
4	4,46	7,58
6	2,98	5,05
10	1,79	3,03
16	1,12	1,89
25	0,714	1,21
35	0,510	0,866
50	0,357	0,606
70	0,255	0,433
95	0,188	0,319
120	0,149	0,253
150	0,119	0,202
185	0,097	0,164
240	0,074	0,126

**4.4 Έρωτήσεις.**


- Ποιά ή σχέση μεταξύ ήλεκτρικής άντιστάσεως και ήλεκτρικής άγωγιμότητας;
- Ποιές είναι οι μονάδες άντιστάσεως και άγωγιμότητας;
- Ποιός είναι ο νόμος του "Ωμ:
- Πώς κατατάσσονται τά διάφορα ύλικά από άποψη ήλεκτρικής άντιστάσεως;
- 'Από τί έξαρτάται η ήλεκτρική άντισταση ένός σύρματος;
- "Έχει έπιδραση στήν ήλεκτρική άντισταση τῶν σωμάτων ή θερμοκρασία και ποιά;
- 'Εάν συνδέσουμε μέ πηγή 220 V σύρμα άντιστάσεως 10 Ω, ποιάς έντάσεως ρεύμα θά διέλθει μέσα από τό σύρμα;
- 'Εάν ένα σύρμα είναι κατασκευασμένο από νικελίνη και έχει μήκος 100 m και διατομή 10 mm<sup>2</sup>, ποιά άντισταση παρουσιάζει στή ροή τού ρεύματος;
- "Αν ένα σύρμα συνδεθεῖ μέ πηγή 220 V και περάσει μέσα από αύτό ρεύμα έντάσεως 14 A πόση θά είναι η ήλεκτρική του άντισταση;
- Σύρμα διατομής 4 mm<sup>2</sup> παρουσιάζει άντισταση 0,06 Ω και έχει μήκος 14,5 m· από τί ύλικό είναι κατασκευασμένο;
- "Αν η άγωγιμότητα σύρματος διατομής 6 m m<sup>2</sup> είναι 0,198 S/km, τί μήκος πρέπει νά έχει τό σύρμα αύτό γιά νά περάσει από μέσα του ρεύμα έντάσεως 85 A όταν συνδεθεί μέ πηγή 110 V;
- Σύρμα άλουμινίου διατομής 4 mm<sup>2</sup> και μήκους 100 m διαρρέεται από ρεύμα έντάσεως 304 A· μέ ποιάς τάσεως πηγή είναι συνδεμένο;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

### ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ

#### 5.1 Συνδεσμολογία σειρᾶς, έφαρμογές.

Κατά τή διαμόρφωση τῶν ήλεκτρικῶν κυκλωμάτων (παράγρ. 3.6), οι διάφορες πηγές και οι ήλεκτρικές συσκευές, οι όποιες καλούνται και **ήλεκτρικές καταναλώσεις**<sup>\*</sup>, συνδέονται μεταξύ τους με τή βοήθεια τῶν συνδετικῶν ἀγωγῶν (συρμάτων) κατά διάφορους τρόπους. "Ενας ἀπό τούς τρόπους αὐτούς εἶναι ἡ λεγόμενη **συνδεσμολογία σειρᾶς**. Κατά τή συνδεσμολογία αὐτήν οι διάφορες καταναλώσεις συνδέονται, ὅπως φαίνεται στό σχήμα 5.1α ἔτσι, ὥστε νά διαρρέονται όλες ἀπό τό ίδιο ρεῦμα. Ἡ συνδεσμολογία γίνεται ως ἔξης: Τό τέλος τῆς μιᾶς καταναλώσεως

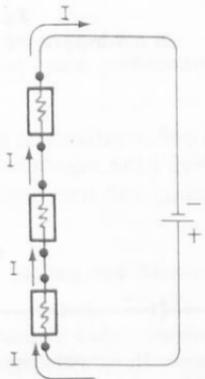

Σχ. 5.1α.  
Συνδεσμολογία σειρᾶς.

ένωνται μέ τήν ἀρχή τῆς ἄλλης, ὅπότε τό ήλεκτρικό ρεῦμα δέν διακλαδίζεται πουθενά καί, ἐπομένως, δέν ἀλλάζει ἔνταση σέ κανένα σημεῖο τοῦ κυκλώματος. Ἡ τάση, δημως, ἡ όποια έφαρμόζεται στά ἄκρα τοῦ συνόλου τῶν καταναλώσεων, διαμοιράζεται στίς διάφορες καταναλώσεις τοῦ κυκλώματος, ἀνάλογα μέ τήν ἀντίστασή τους. "Ετοι, ἐάν  $U$  είναι ἡ τάση στά ἄκρα τοῦ συνόλου τῶν καταναλώσε-

\* Οι ήλεκτρικές συσκευές ἡ μηχανές καλούνται και **ήλεκτρικές καταναλώσεις**, γιατί γιά νά λειτουργήσουν καταναλώνουν ήλεκτρική ἐνέργεια, τήν όποια μετατρέπουν σέ ἐνέργεια ἄλλης μορφῆς. "Ολες οι καταναλώσεις παρουσιάζουν ήλεκτρική ἀντίσταση.

ων, στά ἄκρα κάθε καταναλώσεως θά ἐπικρατοῦν τάσεις  $U_1$ ,  $U_2$ ,  $U_3$  κλπ., οἱ ὅποιες θά εἰναι ἵσες πρός  $R_1$ ,  $I$ ,  $R_2$ ,  $I$ ,  $R_3$ ,  $I$  κλπ., σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ "Ωμ. 'Η τάση  $U$ , ὅμως, εἰναι ἵση μέ τό ἄθροισμα τῶν τάσεων  $U_1$ ,  $U_2$ ,  $U_3$  κλπ., ἄρα καὶ ἡ συνολική ἀντίσταση  $R$  τοῦ συνόλου τῶν καταναλώσεων σέ σειρά θά εἰναι ἵση πρός:


$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

ὅπως φαίνεται καὶ στό σχῆμα 5.1β.

Στό εἶδος αὐτό τῆς συνδεσμολογίας ύπαρχει τό ἑξῆς μειονέκτημα: 'Εάν προκληθεῖ διακοπή ρεύματος σέ μιά ἀπό τίς καταναλώσεις, διακόπτεται ὅλο τό κύκλωμα.

Στή συνδεσμολογία σειρᾶς εἰναι δυνατόν νά συνδεθοῦν, ἐκτός ἀπό τίς καταναλώσεις, καὶ οἱ πηγές ὡς ἑξῆς:

Συνδέονται οἱ πόλοι διαφορετικῆς πολικότητας, δηλαδὴ ὁ θετικός πόλος τῆς μιᾶς πηγῆς μέ τόν ἀρνητικό πόλο τῆς ἐπόμενης πηγῆς κ.ο.κ. 'Η τάση τοῦ συνόλου τῶν πηγῶν εἰναι ἵση, στήν περίπτωση αὐτή, μέ τό ἄθροισμα τῶν τάσεων τῶν διαφόρων πηγῶν (σχ. 5.1γ).

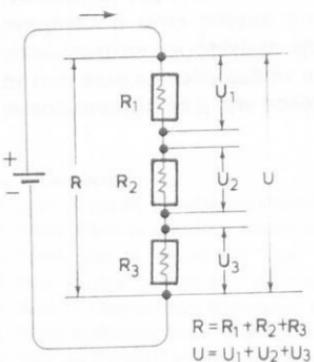


Σχ. 5.1β.

Οἱ ἀντίστάσεις σέ σειρά προσθέτονται.

Σχ. 5.1γ.

Οἱ τάσεις σέ σειρά προσθέτονται.

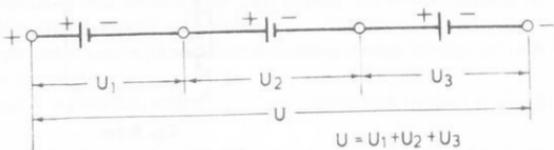


'Εφαρμογή τῆς συνδεσμολογίας σειρᾶς ἔχομε καὶ ὅταν χρησιμοποιοῦμε τίς **ἀντίστάσεις σειρᾶς**. Αύτές συνδέονται σέ σειρά μέ μιά κατανάλωση, ὅταν ἡ διαθέσιμη πηγή ἔχει τάση μεγαλύτερη ἀπό τήν **τάση λειτουργίας** (όνομαστική τάση) τῆς καταναλώσεως. 'Η ἀντίσταση σειρᾶς ἐκλέγεται, βεβαίως, καταλλήλως, ὥστε νά μειώνεται ἡ τάση τόσο, δόσο ἀκριβῶς χρειάζεται γιά νά ἐπικρατεῖ τελικά στά ἄκρα τῆς καταναλώσεως ἡ ἀπαιτούμενη τάση λειτουργίας τῆς.

"Αλλη ἐφαρμογή τῆς συνδεσμολογίας σειρᾶς εἰναι ἡ αὔξηση τῆς τάσεως πού εἰναι δυνατόν νά διατεθεῖ μέ σύνδεση πολλῶν πηγῶν σέ σειρά.

## 5.2 Πτώση τάσεως στούς άγωγούς.

Σέ είναι κύκλωμα έκτος από τίς άντιστάσεις τῶν καταναλώσεων ύπαρχουν καὶ οἱ άντιστάσεις τῶν συνδετικῶν άγωγῶν, οἱ ὅποιες, ἐπειδὴ εἶναι πολὺ μικρές συγκριτικά μέ τίς άντιστάσεις τῶν καταναλώσεων, δέν μᾶς ἀπασχόλησαν στήν παράγραφο 5.1. Ἐπειδὴ οἱ συνδετικοί άγωγοί συνδέονται σέ σειρά μὲ τίς καταναλώσεις, ἡ τάση τῆς πηγῆς κατανέμεται: α) Στόν άγωγό πού ἀναχωρεῖ ἀπό τόν ἔνα πόλο τῆς πηγῆς (θετικό πόλο) καὶ φθάνει στόν ἔνα ἄκρο τῆς καταναλώσεως. β) Στήν κατανάλωση καὶ γ) στόν ἄλλο άγωγό, πού ἀναχωρεῖ ἀπό τόν ἄλλο ἄκρο τῆς καταναλώσεως καὶ ἐπιστρέφει στόν ἄλλο πόλο τῆς πηγῆς (άρνητικό πόλο). Ἔτσι ἡ διατίθεμενή τάση στά ἄκρα καταναλώσεως εἶναι μικρότερη ἀπό τήν τάση τῆς πηγῆς, γιατί διαθέτεται μέρος τῆς τάσεως αὐτῆς γιά τούς δύο συνδετικούς άγωγούς (σχ. 5.2). Ἡ ἐλάττωση τῆς τάσεως τῆς πηγῆς, πού ὀφείλεται στή διάθεση ἐνός τμήματος τῆς τάσεως στούς συνδετικούς άγωγούς, καλείται **πτώση τάσεως**.

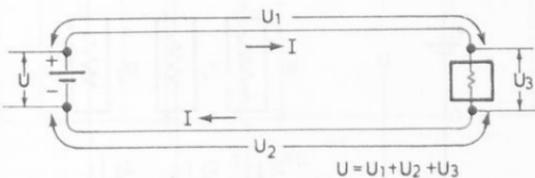

Σχ. 5.2.

Πτώση τάσεως στούς συνδετικούς άγωγούς.

Ἡ πτώση τάσεως εἶναι τόσο μεγαλύτερη, δσο μεγαλύτερες εἶναι ἡ ἐνταση τοῦ ρεύματος, πού κυκλοφορεῖ στό κύκλωμα, καὶ ἡ ἀντίσταση τῶν συνδετικῶν άγωγῶν.

Ἡ πτώση αὐτή εἶναι ἀνεπιθύμητη, γιατί δέν χρησιμεύει σέ τίποτε.

## 5.3 Παράλληλη συνδεσμολογία. Νόμος του Kirchhoff, έφαρμογές.

Ἐάν οἱ ἡλεκτρικές καταναλώσεις ἐνός κυκλώματος συνδεθοῦν δπως φαίνεται στό σχῆμα 5.3α, δηλαδὴ ἔαν ἡ ἀρχή κάθε καταναλώσεως συνδεθεῖ μὲ τό θετικό πόλο τῆς πηγῆς καὶ τό τέλος κάθε καταναλώσεως μὲ τόν ἀρνητικό πόλο τῆς πηγῆς, λέμε ὅτι οἱ καταναλώσεις αὐτές βρίσκονται σέ **παράλληλη συνδεσμολογία** ἡ ὅτι **συνδέονται κατά διακλάδωση**.


Στήν παράλληλη συνδεσμολογία δλες οἱ καταναλώσεις ἔχουν τήν ἴδια τάση. Στή συνδεσμολογία αὐτή, είναι δυνατόν νά διακοπεῖ ἡ τροφοδότηση μᾶς καταναλώσεως, χωρίς τούτο νά ἐπηρεάζει τή λειτουργία τῶν λοιπῶν καταναλώσεων. Τοῦτο εἶδαμε ὅτι δέν συμβαίνει στή συνδεσμολογία σειρᾶς. Ἡ δυνατότητα ἀνεξάρτητης λειτουργίας τῶν ἡλεκτρικῶν καταναλώσεων κατά τήν παράλληλη σύνδεση καθιστά τή σύνδεση αὐτή κατάλληλη νά χρησιμοποιεῖται γιά τήν τροφοδότηση τῶν καταναλώσεων ἀπό τά δίκτυα διανομῆς τῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας.

“Οπως φαίνεται στό σχῆμα 5.3α, τό ρεῦμα, καθώς ἔξερχεται ἀπό τό θετικό πόλο τῆς πηγῆς, δδεύει πρός τίς καταναλώσεις καὶ διακλαδίζεται πρός τούς διαφόρους

παράλληλους κλάδους τοῦ κυκλώματος. Ή ενταση τοῦ συνολικού ρεύματος (πρίν από τή διακλάδωση) ισούται με τό άθροισμα τῶν έντασεων τῶν ρευμάτων τῶν διαφόρων κλάδων, δηλαδή:

$$I = I_1 + I_2 + \dots$$

Ή σχέση αύτή έκφραζει τό νόμο τοῦ Kirchhoff (Κίρχωφ). Σύμφωνα με τό νόμο αύτόν: **Τά ρεύματα τῶν διαφόρων κλάδων σταν έξερχονται ἀπό τίς καταναλώσεις συνθέτονται πάλι στό άρχικό ρεύμα στό συνδετικό άγωγό ἐπιστροφῆς πρός τήν πηγή (τόν άρνητικό πόλο).**

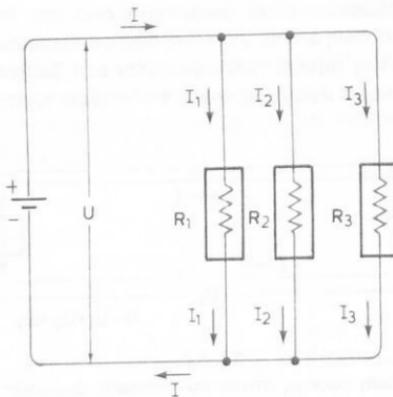

Σχ. 5.3α.

Παράλληλη συνδεσμολογία καταναλώσεων.

Από τό νόμο τοῦ Κίρχωφ συνάγεται ὅτι ή συνολική άντισταση, πού παρουσιάζουν στή ροή τοῦ ρεύματος δλες οἱ καταναλώσεις κατά τήν παράλληλη συνδεσμολογία, ύπολογίζεται ἀπό τόν άκόλουθο τύπο:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

ὅπου :  $R$  είναι ή συνολική άντισταση καί  $R_1, R_2$  κλπ. οἱ άντιστάσεις τῶν καταναλώσεων σέ κάθε κλάδο.

#### Παράδειγμα.


Ή συνολική άντισταση (ισοδύναμη άντισταση) δύο άντιστάσεων  $6\ \Omega$  καί  $4\ \Omega$  πού συνδέονται παράλληλα θά είναι ἵση πρός:

$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{4}} = 2,4\ \Omega$$

Έκτος ἀπό τίς καταναλώσεις καί οἱ πηγές είναι δυνατόν νά συνδεθοῦν παράλληλα. Πρός τούτο συνδέονται μεταξύ τους δλοι οἱ θετικοί πόλοι τῶν πηγῶν

καθώς και όλοι οι άρνητικοί τους πόλοι, όπως φαίνεται στό σχήμα 5.3β.

Η συνολική τάση, πού έπικρατεί στά ακρα της ομάδας των πηγών, είναι ίση πρός τήν τάση κάθε πηγής, άλλα τό συνολικό ρεῦμα είναι ίσο πρός τό άθροισμα των ρευμάτων των διάφορων πηγών. Η παράλληλη συνδεσμολογία των πηγών έπιβάλλει, γενικά, τή χρησιμοποίηση πηγών ίσης τάσεως.

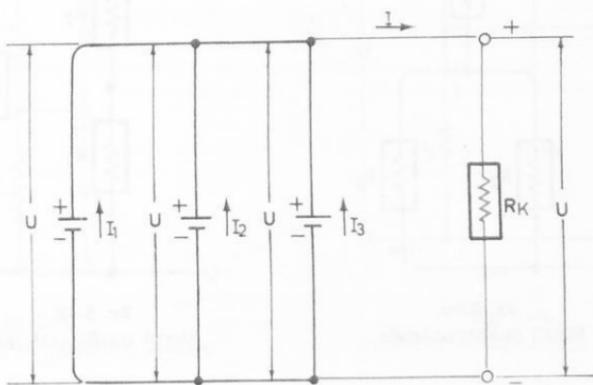

Σχ. 5.3β.  
Παράλληλη συνδεσμολογία πηγών.

Κατά τήν παράλληλη συνδεσμολογία, λοιπόν, ή συνολική άντίσταση στή διέλευση τού ρεύματος είναι μικρότερη και άπό τή μικρότερη άντίσταση τής ομάδας· ένω στήν περίπτωση παράλληλης συνδέσεως πηγών, τό διαθέσιμο συνολικό ρεῦμα άπό τήν ομάδα των πηγών είναι μεγαλύτερο άπό τό ρεῦμα κάθε πηγής.

Όπως άναφέρθηκε και προηγουμένως, οι διάφορες συσκευές και μηχανές γιά νά λειτουργήσουν τροφοδοτούνται άπό τό δίκτυο διανομῆς τής ηλεκτρικής ένέργειας (π.χ. δίκτυο πόλεως). Γ' αύτό, έφόσον συνδέονται κατά διακλάδωση, πρέπει νά είναι κατασκευασμένες γιά τήν ίδια τάση λειτουργίας (τήν τάση πού διαθέτει τό δίκτυο διανομῆς).

#### 5.4 Μικτή συνδεσμολογία.


Έάν έχομε τρείς καταναλώσεις και τίς συνδέσομε κατά έναν άπό τούς δύο τρόπους, πού φαίνονται στά σχήματα 5.4α και 5.4β, λέμε ιτι οι καταναλώσεις αύτές βρίσκονται σέ **μικτή συνδεσμολογία**.

Στήν περίπτωση τού σχήματος 5.4α, ή κατανάλωση άντιστάσεως  $R_1$  συνδέεται σέ σειρά μέ τίς καταναλώσεις άντιστάσεων  $R_2$  και  $R_3$  πού έχουν συνδεθεί παράλληλα· στήν περίπτωση τού σχήματος 5.4β ή κατανάλωση άντιστάσεως  $R_1$  συνδέεται παράλληλα μέ τίς καταναλώσεις άντιστάσεων  $R_2$  και  $R_3$  πού έχουν συνδεθεί σέ σειρά. Καί στίς δύο περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί και οι δύο τρόποι συνδεσμολογίας (παράγρ. 5.1 και 5.3) ταυτοχρόνως, γ' αύτό καλούμε τή συνδεσμολογία αύτή **μικτή**.

Έφαρμογή τής μικτής συνδεσμολογίας άποτελεί ό λεγόμενος **καταμεριστής**


Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

**τάσεως (ποτενσιόμετρο),** τό όποιο άποτελείται από δύο άντιστάσεις  $R_1$  καί  $R_2$  πού  
έχουν συνδεθεῖ σέ σειρά (σχ. 5.4γ).

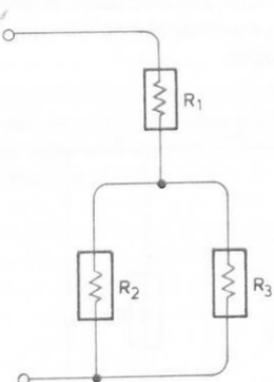

Σχ. 5.4α.

Μικτή συνδεσμολογία.

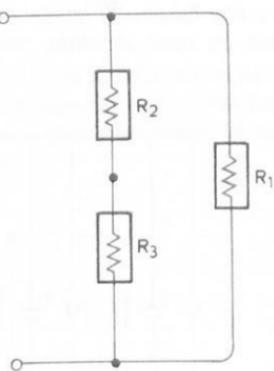


Σχ. 5.4β.

Μικτή συνδεσμολογία.

Σύμφωνα μέ δοσα έχουν έκτεθεί στήν παράγραφο 5.1, ή τάση  $U$ , πού έφαρμόζεται στά άκρα τού καταμεριστή τάσεως, κατανέμεται στίς δύο άντιστάσεις του (σχ. 5.4γ). 'Εάν στά άκρα της άντιστάσεως  $R_2$  συνδεθεῖ παράλληλα κατανάλωση μέ άντισταση  $R_k$ , όπως φαίνεται στό σχήμα 5.4δ, τότε ή τάση  $U$  θά κατανεμηθεῖ πάλι στήν άντισταση  $R_1$ , καί στήν όμαδα άντιστάσεων  $R_2$  καί  $R_k$ . "Ετοι, έάν έχομε διαθέσιμη τάση  $U$  καί θέλομε νά τροφοδοτήσουμε μία κατανάλωση μέ μικρότερη τάση, τήν τροφοδοτούμε από τά άκρα της άντιστάσεως  $R_2$  ένδος καταμεριστή τάσεως. Συνήθως χρησιμοποιούνται καταμεριστές τάσεως, πού άποτελούνται από μιάν άντισταση, κατά μήκος τής οποίας όλισθαινει σύρτης. 'Από τό σύρτη αύτόν άναχωρεί τό σύρμα, τό όποιο συνδέεται στό ένα άκρο της καταναλώσεως, ένω τό άλλο άκρο της συνδέεται σταθερά μέ ένα από τά δύο άκρα της άντιστάσεως (σχ. 5.4ε). Κατ' αύτόν τόν τρόπο, άναλογα μέ τή θέση στήν οποία βρίσκεται ο κινητός σύρτης έπάνω στήν άντισταση τού καταμεριστή, ή άντισταση αύτή χωρίζεται σέ δύο τμήματα άντιστάσεων,  $R_1$  καί  $R_2$ , τά όποια είναι δυνατόν νά αύξομειώνονται συνεχῶς. "Ετοι έπιτυγχάνεται ή συνεχής (χωρίς βαθμίδες) ρύθμιση τής τάσεως στά άκρα της άντιστάσεως  $R_2$ , πού σχηματίζεται κάθε φορά γιά κάθε θέση τού κινητού σύρτη.


Στήν πραγματικότητα, τόσο οί άντιστάσεις σειράς πού είδαμε στήν παράγραφο 5.1, δοσο καί οί καταμεριστές τάσεως άποτελούνται συνήθως από γυμνό σύρμα, τό όποιο έχει περιτυλιχθεῖ έπάνω σ' ένα κύλινδρο άπο μονωτικό ύλικο (π.χ. πορσελάνη). Στόν κύλινδρο αύτόν όλισθαινει, ένω βρίσκεται πάντοτε σέ έπαφή μέ τό σύρμα, ένας μεταλλικός σύρτης, πού κινείται κατά μήκος τού κυλίνδρου αύτού (σχ. 5.4στ.).

"Άλλη μορφή μεταβλητών άντιστάσεων ή καταμεριστών είναι αύτή πού παριστάνεται στό σχήμα 5.4ζ, 'Η δλη άντισταση άποτελείται από πολλά μικρά τμήματα, πού καταλήγουν σέ μεταλλικά δισκοειδή πλακίδια. Μέ τά πλακίδια αύτά έρχεται σέ έπαφή, κατά τήν περιστροφή του, ένα χειροστρόφαλο, πού άποτελεί τήν κεντρική λήψη.

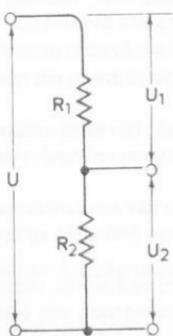


Σχ. 5.4γ.

Συνδεσμολογία καταμεριστή τάσεως.

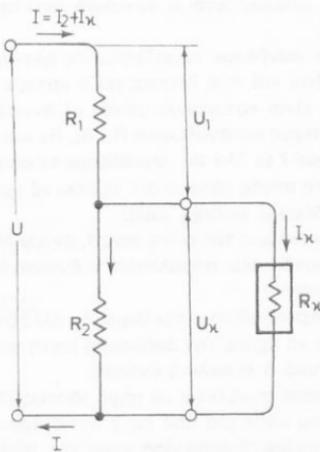


Σχ. 5.4δ.

Σταθερός καταμεριστής τάσεως.

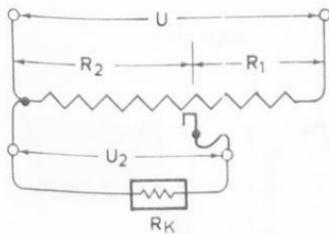


Σχ. 5.4ε.

Μεταβλητός καταμεριστής τάσεως.

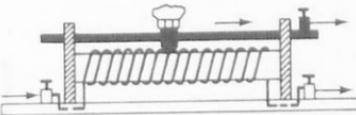

Σχ. 5.4στ.  
Μεταβλητές άντιστάσεις.

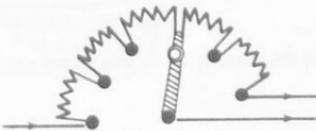


Σχ. 5.4ζ.  
Μεταβλητές άντιστάσεις.

### 5.5 Έρωτήσεις.

- Πώς ύπολογίζεται ή συνολική (Ισοδύναμη) άντισταση στήν περίπτωση τής συνδεσμολογίας σειράς;
- Ποιά ή σχέση τής τάσεως, που έπικρατεί στά άκρα μιᾶς άντιστάσεων συνδεμένων σε σειρά, μέ τις τάσεις που έπικρατούν στά άκρα κάθε άντιστάσεως;
- Σέ ποιές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι άντιστάσεις σειράς;
- Τί είναι ή πτώση τάσεως και πώς δημιουργείται;
- Πώς συνδέονται οι ήλεκτρικές καταναλώσεις στήν παράλληλη συνδεσμολογία;
- Ποιό τό πλεονέκτημα τής παράλληλης συνδεσμολογίας άπεναντι στή συνδεσμολογία σειράς; Πώς άξιοποιείται τό πλεονέκτημα αύτό;

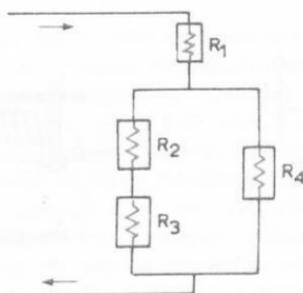7. Πῶς ύπολογίζεται ἡ συνολική ἀντίσταση στήν περίπτωση τῆς παράλληλης συνδεσμολογίας;
8. Πότε συνδέομε παράλληλα τίς ήλεκτρικές πηγές;
9. Τί είναι καὶ πῶς λειτουργεῖ ὁ καταμεριστής τάσεως (ποτενσιόμετρο);
10. Πῶς είναι κατασκευασμένες οἱ ἀντίστασεις σειρᾶς καὶ οἱ καταμεριστές τάσεως;
11. Τέσσερες καταναλώσεις  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ , καὶ  $R_4$  ἔχουν ἀντίστοιχα ήλεκτρικές ἀντίστασεις  $4\Omega$ ,  $2\Omega$ ,  $5\Omega$  καὶ  $7\Omega$ . Ἀν τίς συνδέομε σέ σειρά, γιά νά περάσει ἀπό αὐτές ἐνταση ρεύματος  $4A$ , πρόσες πηγές τάσεων  $9V$  πρέπει νά χρησιμοποιήσομε γιά τήν τροφοδότηση καὶ πῶς θά τίς συνδέσουμε μεταξύ τους;
12. Στό κύκλωμα τῆς ἀσκήσεως 1, ἂν ἀλλάξομε μόνο τή συνδεσμολογία τῶν καταναλώσεων καὶ τίς συνδέσουμε παράλληλα, τί ἐνταση θά περνᾷ ἀπό κάθε κατανάλωση καὶ ποιά ἡ συνολική ἐνταση;
13. Στό προηγούμενο κύκλωμα, ἂν ἀλλάξομε πάλι τή συνδεσμολογία τῶν καταναλώσεων ἔτσι, ώστε νά ἔχομε τήν ἀκόλουθη μικτή σύνδεση, τί ἐνταση θά περάσει ἀπό κάθε κατανάλωση καὶ ποιά ἡ συνολική ἐνταση;
14. Συσκευὴ συνδέεται μέ πηγή τάσεως  $220V$ , ἀφοῦ παρεμβληθεῖ καταμεριστής τάσεως, τοῦ ὅποιου κάθε μιά ἀπό τίς 2 ἀντίστασεις είναι διπλάσια ἀπό τήν ἀντίσταση τῆς συσκευῆς. Πόση είναι ἡ τάση στά ἄκρα τῆς συσκευῆς;
15. Συσκευὴ ἑσωτερικῆς ἀντίστασεως  $15\Omega$  συνδέεται μέ ηλεκτρική πηγή  $115V$ , μέ τή βοήθεια συνδετικῶν ἀγωγῶν ἀπό χαλκό, διατομῆς  $1.5mm^2$ , πού ἔχουν καὶ οἱ δυο μαζί μῆκος  $90m$ .



Πόση θά είναι ἡ τάση στά ἄκρα τῆς συσκευῆς:




## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

### ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

#### 6.1 Ήλεκτρική ένέργεια.

Όπως γνωρίζομε από τη Φυσική, αν σέ δύο θέσεις μέ διαφορετική στάθμη προκληθεί ροή νερού από τήν ψηλότερη στάθμη πρός τήν χαμηλότερη (σχ. 6.1), μετά τήν πτώση του τό νερό θά έχει κινητική ένέργεια, ή όποια θά είναι ίση πρός τό γινόμενο τού βάρους τού νερού πού πέφτει έπι τή διαφορά τής στάθμης (τό ύψος τής πτώσεως). Κατά παρόμοιο τρόπο, αν ύπαρχει διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο

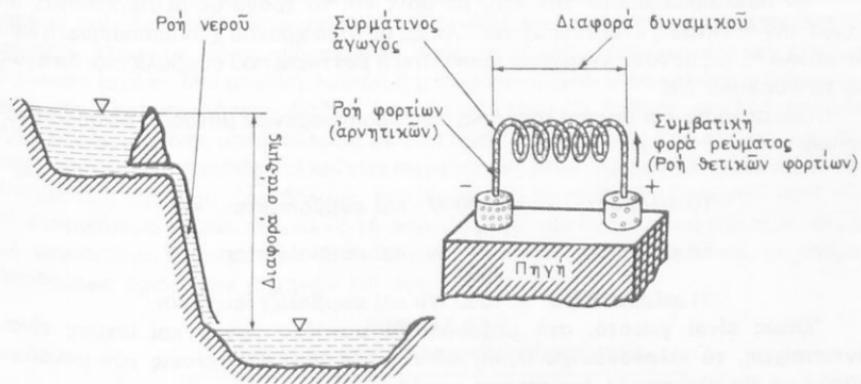

**Σχ. 6.1.**  
Κινητική καί ήλεκτρική ένέργεια.

σημείων καί προκληθεί (ϋστερα από άγωγιμη σύνδεση τών σημείων αύτῶν) ροή ήλεκτρικῶν φορτίων (ήλεκτρικό ρεῦμα) από τό σημείο ύψηλότερου δυναμικού πρός τό σημείο χαμηλότερου δυναμικού (παράγρ. 2.5), παράγεται έργο ίσο πρός τό γινόμενο τού συνολικού φορτίου πού ρέει έπι τή διαφορά δυναμικού.

"Ωστε ή **ήλεκτρική ένέργεια** τού φορτίου πού ρέει είναι ίση πρός:

$$A = U \cdot Q$$

όπου : A είναι ή ήλεκτρική ένέργεια· U ή διαφορά δυναμικοῦ (ήλεκτρική τάση) καί Q τό ήλεκτρικό φορτίο.

"Εάν τό φορτίο Q μεταφέρεται από ήλεκτρικό ρεῦμα έντάσεως I έπι χρόνο t (παράγρ. 3.5), ή ήλεκτρική ένέργεια θά είναι:

$$A = U \cdot I \cdot t$$

## 6.2 Ήλεκτρική ισχύς.

"Οπως γνωρίζομε από τή Φυσική, ή ισχύς είναι τό έργο πού έκτελείται στή μονάδα τού χρόνου. Παρόμοια καί ή **ήλεκτρική ισχύς**, ή όποια συμβολίζεται μέ N, θά είναι τη (παράγρ. 6.1) μέ :

$$N = U \cdot I$$

Μονάδα μετρήσεως τής ήλεκτρικής ισχύος είναι τό **βάττ** (άπο τό δνομα τοῦ Αγγλου μηχανικοῦ J. Watt), μέ διεθνές σύμβολο τό κεφαλαίο λατινικό γράμμα W.

"Αν ή τάση τού συνεχοῦς ρεύματος έκφραζεται σέ βόλτ καί ή ένταση σέ άμπερ, τό γινόμενό τους έκφραζεται σέ βάττ. Η προηγούμενη σχέση, λοιπόν, πού δίνει τήν ήλεκτρική ισχύ, μέ τή χρησιμοποίηση τών μονάδων πού άναφέραμε γίνεται:

$$\text{Βάττ} = \text{Βόλτ} \times \text{Άμπερ} \text{ ή}$$

$$W = V \cdot A$$

"Αν πολλαπλασιάσομε τήν ισχύ σέ βάττ έπι τό χρόνο σέ δευτερόλεπτα, θά έχομε τήν ήλεκτρική ένέργεια σέ Ws. "Αν ώς μονάδα χρόνου χρησιμοποιηθεῖ ή ὥρα (σύμβολο h), ώς μονάδα ένέργειας προκύπτει ή **βαττώρα**, πού συμβολίζεται διεθνῶς μέ τό σύμβολο Wh.

Πολλαπλάσια καί ύποπολλαπλάσια τών προηγουμένων μονάδων είναι τά άκολουθα:

$$\text{Τό κιλοβάττ} = 1000 \text{ W} \text{ καί συμβολίζεται: kW}$$

$$\text{Τό μιλλιβάττ} = \frac{1}{1000} \text{ W} \text{ καί συμβολίζεται: mW}$$

$$\text{'Η κιλοβαττώρα} = 1000 \text{ Wh} \text{ καί συμβολίζεται: kWh}$$

"Οπως είναι γνωστό, στή μηχανολογία μονάδες έργου καί ισχύος είναι αντίστοιχως, τό **κιλοπόνμετρο** (kpm) καί ό πηπος (PS). Οι σχέσεις τών μονάδων αύτών μέ τίς ήλεκτρικές αντίστοιχες μονάδες είναι:

$$1 \text{ kpm} = 9,81 \text{ Ws} = 0,00272 \text{ Wh}$$

$$1 \text{ PS} = 736 \text{ W} = 0,736 \text{ kW}$$

Μιά άλλη μονάδα έργου είναι τό **νιοῦτον μέτρο** (Nm).

$$1 \text{ Nm} = 1 \text{ Ws} \text{ καί } 1 \text{ kpm} = 9,81 \text{ Nm.}$$

## 6.3 Βαθμός άποδόσεως.

Κατά τή μετατροπή τής ένέργειας από μιά μορφή σέ άλλη μέ τή βοήθεια π.χ. μηχανῆς, δέν έπιτυγχάνεται ή μετατροπή όλόκληρου τού ποσού ένέργειας πού

διαθέτεται στήν έπιθυμητή μορφή. Αύτό συμβαίνει, γιατί, ταυτόχρονα, μικρό μέρος της ένέργειας αυτής μετατρέπεται καί σέ δλλες μορφές, οι οποίες είναι άχρηστες γιά τό σκοπό πού έπιδιώκεται άπό τή συγκεκριμένη μηχανή. "Ετσι, ο ήλεκτρικός κινητήρας μετατρέπει τήν ήλεκτρική ένέργεια σέ μηχανική, ένω ταυτόχρονα παράγεται καί θερμική ένέργεια. Αύτή χάνεται, χωρίς νά είναι δυνατόν νά άξιοποιηθεῖ, καί έχει ώς άποτέλεσμα νά θερμαίνει τόν κινητήρα καί τόν άέρα πού τόν περιβάλλει. 'Η άνεπιθυμητή αύτή θερμική ένέργεια καλείται **άπώλεια** ένέργειας.

'Η ποσοτική σχέση τών ένεργειών, έπομένως, γιά κάθε περίπτωση μετασχηματισμού ένέργειας έχει ώς έξης:

$$\text{Παραλαμβανόμενη ένέργεια} = \text{ώφελιμη ένέργεια} + \text{άπώλεια ένέργειας}$$

'Η σχέση αυτή έφαρμόζεται βέβαια καί στήν περίπτωση τής ίσχυος, γιατί δέν έπηρεάζεται άπό τό χρόνο λειτουργίας τών μηχανών ή συσκευών.

Θά έχομεν λοιπόν:

$$\text{Παραλαμβανόμενη ίσχυς} = \text{ώφελιμη ίσχυς} + \text{άπωλεια ίσχυος}$$

Τό πηλίκοντής ώφελιμης ίσχυος (άποδόμενης ίσχυος) πρός τήν ίσχυ πού παραλαμβάνεται καλείται **βαθμός άποδόσεως** μιᾶς μηχανῆς ή συσκευῆς καί συμβολίζεται μέ τό μικρό έλληνικό γράμμα η. Μέ τό πηλίκον αύτό, έχομε μιάν είκονα τού μεγέθους τών άπωλειών ίσχυος.

Πραγματικά ό βαθμός άποδόσεως η, πού, δημιουργείται προκύπτει άπό τή σχέση ίσχυος πού διατυπώθηκε παραπάνω, είναι πάντοτε άριθμός μικρότερος άπό τή μονάδα, πλησιάζει τόσο περισσότερο πρός τή μονάδα, δσο μικρότερες είναι οι άπωλειες ίσχυος. Μιά μηχανή, λοιπόν, ή μιά συσκευή είναι τόσο καλύτερη (οίκονομικότερη), δσο μεγαλύτερο βαθμό άποδόσεως έχει. 'Ο βαθμός άποδόσεως μιᾶς ήλεκτρικής μηχανῆς μεταβάλλεται μέ τό φορτίο τής μηχανῆς (δηλαδή μέ τήν ίσχυ τής μηχανῆς πού άποδίδεται) καί γίνεται μέγιστος, δταν ή μηχανή λειτουργεί μέ τήν όνομαστική τής ίσχυ. "Αν θέλομε, έπομένως, μιά μηχανή νά λειτουργεί κατά τόν οίκονομικότερο τρόπο, πρέπει νά τή φορτίζομε μέ τήν όνομαστική τής ίσχυ καί δχι μέ μεγαλύτερη ή μικρότερη. Στόν Πίνακα 6.3.1 δίνονται, ένδεικτικά, οι βαθμοί άποδόσεως άριστερών μηχανών καί συσκευών.

### ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.1.

**Βαθμοί άποδόσεως μηχανών καί συσκευών.**

a/a	Ήλεκτρική κατανάλωση	Βαθμός άποδόσεως
1	Βραστήρας έμβαπτίσεως 100 W	0,95
2	Θερμοσίφωνας 80 λίτρων	0,87
3	Κινητήρας έναλλασσόμενου ρεύματος 100 W	0,50
4	Λαμπτήρας πυρακτώσεως 40 W	0,015
5	Μαγειρική έστια 2 kW	0,65
6	Μετασχηματιστής 1 kVA	0,90
7	Τριφασικός κινητήρας	0,80

**6.4 Έρωτήσεις.**

1. Ποιά ή άναλογία μεταξύ ροής νεροῦ καί ροής φορτίου ήλεκτρικοῦ ρεύματος στήν παραγωγή έργου;
  2. Ποιά ή έκφραση τού ήλεκτρικού έργου καί της ήλεκτρικής ισχύος;
  3. Μέ πόσα kW ισοδυναμεῖ ένας ίππος (PS);
  4. Γιατί ό βαθμός άποδόσεως χαρακτηρίζει ποιοτικά μιά μηχανή ή συσκευή;
  5. Πόση ισχύ άπορροφά από την ήλεκτρική πηγή μέ την όποια συνδέεται γιά νά λειτουργήσει ήλεκτρικός κινητήρας άποδιδόμενης ισχύος 2 PS, αν έχει βαθμό άποδόσεως  $\eta = 0,75$ ;
  6. Συσκευή καταναλώσεως ήλεκτρικής ένέργειας συνδέεται μέ ήλεκτρική πηγή τάσεως 220 V.  
"Αν ή συσκευή έχει έσωτερική άντισταση  $26,8 \Omega$ , πόση ισχύ θά άπορροφά; Πόση θά είναι ήλεκτρική ένέργεια πού θά χρειαστεί γιά νά λειτουργήσει ή συσκευή γιά 24 h;
-

## ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

### ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ—ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ


#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

##### ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

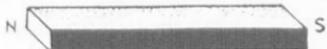
**7.1 Φυσικοί καὶ τεχνητοί μαγνήτες, μαγνητικοί πόλοι, μαγνήτιση ἐξ ἐπαγωγῆς.**

“Οπως είναι γνωστό ἀπό τή Φυσική, ύπάρχει ἔνα ὄρυκτό (τό ὀξείδιο τοῦ σιδήρου), πού ἔχει τήν ιδιότητα νά ἔλκει καὶ νά συγκρατεῖ ἄλλα σώματα ἀπό σιδήρο (χάλυβα, χυτοσιδήρο), νικέλιο ἢ κοβάλτιο. Τήν ἐλκτική αὐτή ιδιότητα ὄνομάζουμε **μαγνητισμό** καὶ τό ὄρυκτό πού τήν ἔχει **μαγνήτη**· (τό ὄρυκτό αὐτό ὄνομάσθηκε ἔτσι, γιατί βρέθηκε γιά πρώτη φορά στή Μαγνησία τής Μ. Ἀσίας).

Τά ύλικά, πού ἔλκονται ἀπό τό μαγνήτη, καλούνται **σιδηρομαγνητικά** ἢ ἀπλῶς **μαγνητικά ύλικα**.



Πριοματικός μαγνήτης

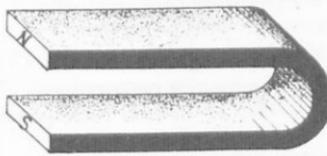

Πεταλοειδής μαγνήτης



Ρομβοειδής μαγνήτης

**Σχ. 7.1a.**

Συνηθισμένα σχήματα μαγνητῶν.

Τά ύλικά, πού δέν ἔλκονται ἀπό τό μαγνήτη (ὅπως ὁ χαλκός, τό ἀλουμίνιο κλπ.), καλούνται **μή μαγνητικά**.

Τό ὄρυκτό πού ἀναφέραμε παραπάνω είναι **φυσικός μαγνήτης**· ύπάρχουν διμως καὶ **τεχνητοί μαγνήτες**, οἱ ὅποιοι κατασκευάζονται ἀπό χάλυβα ἢ κράματα τοῦ χάλυβα με κατάλληλη ἐπεξεργασία καὶ ἔχουν διάφορα σχήματα (σχ. 7.1a).

‘Η έλκτική δύναμη τῶν μαγνητῶν δέν είναι ἴδια σε ὅλα τά σημεῖα τους.’ Έτοι, ἂν  
ἔχομε ἔνα πρισματικό μαγνήτη καὶ τὸν πλησιάσομε σὲ μικροαντικείμενα ἀπό σίδηρο  
(καρφάκια, ρινίσματα, καρφίτσες κλπ.), θά διαπιστώσομε ὅτι ἡ έλκτική δύναμη είναι  
μέγιστη στὰ ἄκρα τοῦ μαγνήτη καὶ ἐλαττώνεται, βαθμηδόν, ὅσο ἀπομακρυνόμαστε  
ἀπό τὰ ἄκρα· μηδενίζεται τελείως στὸ μέσο. Οἱ θέσεις τῆς μέγιστης ἔλξεως (τὰ  
ἄκρα) καλοῦνται **πόλοι** τοῦ μαγνήτη, ἐνῶ τὸ μεσαῖο του τμῆμα καλεῖται **οὐδέτερη  
ζώνη**.

‘Εάν ἀναρτήσομε ἔνα μαγνήτη ἀπό τὸ κέντρο βάρους του, θά παρατηρήσομε  
ὅτι προσανατολίζεται πάντοτε κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε ὁ ἴδιος πόλος νά κατευθύ-  
νεται πάντοτε πρός τὸ βορρᾶ καὶ ὁ ἄλλος πρός τὸ νότο. Οἱ δύο πόλοι, λοιπόν,  
δέν είναι ἴδιοι καὶ, γιά νά τους διακρίνομε, ὁ ἕνας καλεῖται **βόρειος πόλος** τοῦ  
μαγνήτη καὶ ὁ ἄλλος **νότιος πόλος**. ‘Ο βόρειος πόλος συμβολίζεται μέ τό κεφαλαῖο  
λατινικό γράμμα N καὶ ὁ νότιος πόλος μέ τὸ γράμμα S (ἀπό τίς γαλλικές λέξεις Nord  
= Βορρᾶς καὶ Sud = Νότος).

‘Εάν πλησιάσομε τό βόρειο πόλο ἐνός μαγνήτη στό βόρειο πόλο ἐνός ἄλλου  
μαγνήτη, πού μπορεῖ νά κινεῖται εὔκολα, θά παρατηρήσομε ὅτι οἱ δύο αὐτοί πόλοι  
ἀπωθοῦνται. Τό ἴδιο συμβαίνει, ἐάν πλησιάσομε μεταξύ τους δύο νότιους πόλους.  
‘Εάν δημοσ., πλησιάσομε τό βόρειο πόλο τοῦ ἐνός μαγνήτη πρός τὸ νότιο πόλο τοῦ  
ἄλλου μαγνήτη, θά παρατηρήσομε ὅτι αὐτοί οἱ δύο πόλοι ἔλκονται (σχ. 7.1β). ‘Από  
τίς παρατηρήσεις αὐτές προέκυψε τό συμπέρασμα ὅτι: **οἱ ὁμώνυμοι πόλοι τῶν  
μαγνητῶν ἀπωθοῦνται, ἐνῶ οἱ ἑτερώνυμοι ἔλκονται.**




7.16

Σχ. 7.1β.

‘Απωση μαγνητικῶν πόλων.

‘Εάν κόψομε ἔνα μαγνήτη (π.χ. μέ μορφή πρισματικῆς ράβδου) στή μέση καὶ  
ἐλέγξομε τά δύο κομμάτια μέ τὴ μαγνητικὴ βελόνα, θά διαπιστώσομε ὅτι κάθε νέο  
κομμάτι είναι ἔνας τέλειος μαγνήτης μέ βόρειο καὶ νότιο πόλο καὶ οὐδέτερη ζώνη.  
‘Αν κάθε ἔνα ἀπό τά δύο αὐτά κομμάτια κοπεῖ στὴ μέση, θά προκύψουν τέσσερις  
τέλειοι μαγνήτες [σχ. 7.1γ (α)]. Τέλος, ἐάν φαντασθοῦμε ὅτι συνεχίζομε τὴ διαίρεση  
τοῦ ἀρχικοῦ μαγνήτη, μέχρι πού νά χωρισθεῖ στά μόριά του, τότε κάθε ἔνα ἀπό αὐτά  
θά είναι καὶ ἔνας τέλειος **στοιχειώδης μαγνήτης**. Τά μόρια ἐνός ὁποιουδήποτε  
σώματος ἀπό σιδηρομαγνητικὸ ύλικό είναι στοιχειώδεις μαγνήτες. Οἱ μαγνήτες  
δημοσ. αὐτοί, ὅταν τό σώμα δέν είναι μαγνητισμένο, είναι προσανατολισμένοι  
ἐντελῶς τυχαία [σχ. 7.1γ(β)]] καὶ μάλιστα ἔτσι, ὥστε ὁ βόρειος πόλος ἐνός μορίου νά  
έξουδετερώνεται ἀπό τὸ νότιο πόλο ἄλλων μορίων πού γειτονεύουν μέ αὐτό. ‘Έτοι  
ἐξωτερικά δέν ἐκδηλώνεται καμιά μαγνητική δύναμη. ‘Αν δημοσ. πλησιάσομε στὸ ἔνα  
ἄκρο τοῦ σώματος αὐτοῦ ἔναν ισχυρό μαγνήτη, θά προκληθεῖ ἔλξη πρός τὸ μέρος

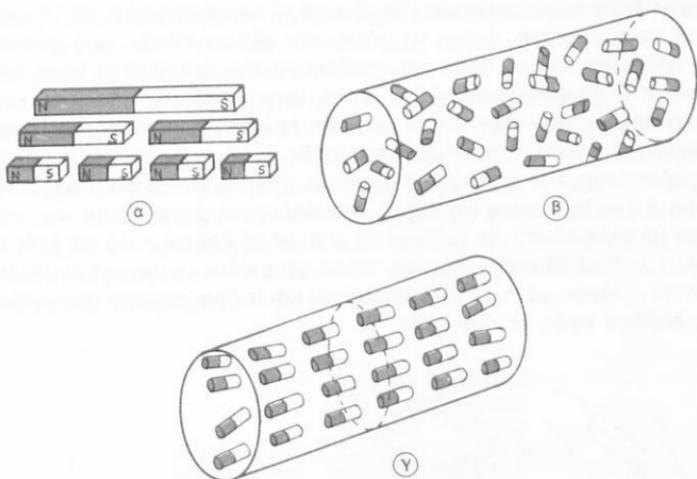

Σχ. 7.1γ.  
Στοιχειώδεις μαγνήτες.


τοῦ ισχυροῦ μαγνήτη δύλων τῶν πόλων τῶν μορίων τοῦ σώματος, οἱ ὁποῖοι εἰναι ἐτερώνυμοι πρός τὸν πόλο τοῦ ισχυροῦ μαγνήτη. Μέ τὸν τρόπο αὐτὸν τὰ μόρια τοῦ σώματος περιστρέφονται καὶ διατάσσονται, ὅπως φαίνεται στὸ σχῆμα 7.1γ(γ). "Οταν συμβεῖ αὐτό, τὸ σῶμα μετατρέπεται σὲ μαγνήτη, γιατὶ ὅλα τὰ μόρια τοῦ ἐνός ἄκρου του ἔχουν τὸ βόρειο πόλο τους στραμμένο πρός τὰ ἔξω, ὅπως καὶ τὰ μόρια τοῦ ἄλλου ἄκρου ἔχουν τὸ νότιο πόλο τους στραμμένο ἐπίσης πρός τὰ ἔξω ἀλλά ἀπό τὴν ἀντίθετη πλευρά. Στά ἄκρα τοῦ σώματος, λοιπόν, δημιουργοῦνται μαγνητικοί πόλοι, ἐνῷ στὸ μέσο του, ὅπου οἱ ἀντίθετοι πόλοι ἀλληλοεξουδετερώνονται, δημιουργεῖται οὐδέτερη ζώνη. 'Ο τρόπος αὐτός **μαγνητίσεως** ἐνός ἀρχικά οὐδέτερου σώματος καλεῖται **μαγνήτιση** ἢ **ἐπαγωγῆς**.

## 7.2 Μόνιμοι μαγνήτες, μαγνητικό πεδίο, έφαρμογές.


"Υπάρχουν σιδηρομαγνητικά ύλικά, ὅπως εἰναι ὁ σίδηρος, πού μετά τῇ μαγνήτισῃ τους (π.χ. μετά τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ μαγνήτη, στὴν περίπτωση τῆς μαγνητίσεως ἐξ ἀπαγωγῆς, πού περιγράψαμε στὴν παράγραφο 7.1) χάνουν τὸ μαγνητισμό τους· αὐτό συμβαίνει, γιατὶ ὅλα σχεδόν τὰ μόρια τους ἐπιστρέφουν στὴν κατάσταση ἀταξίας, πού ἐπικρατοῦσε πρὶν ἀπό τῇ μαγνήτιση. "Αλλα σιδηρομαγνητικά ύλικα ὅμως, ὅπως εἰναι ὁ χάλυβας (καὶ μάλιστα ὁ χάλυβας πού ἔχει ύποστεῖ κατεργασία σκληρύνσεως, δηλαδὴ ὁ βαμμένος χάλυβας) διατηροῦν τὸ μαγνητισμό τους· γιατὶ μετά τῇ μαγνήτισῃ τους ὅλα σχεδόν τὰ μόρια τους (οἱ στοιχειώδεις μαγνήτες) δέν ἐπιστρέφουν στὴν κατάσταση ἀταξίας, ἀλλά παραμένουν προσανατολισμένα. Τοῦτο ὀφείλεται στὴν ἑσωτερική τριβή.

‘Υπάρχει δῆμως τρόπος καὶ τά ύλικά πού διατηροῦν τό μαγνητισμό τους νά **ἀπομαγνητισθοῦν**. Αύτό ἐπιτυγχάνεται εἴτε μέ τή θέρμανση σέ ύψηλή θερμοκρασία εἴτε μέ τή σφυρηλάτηση, ὅποτε τά μόρια τῶν ύλικῶν αὐτῶν, πού μετακινοῦνται δύσκολα, ἀλλάζουν τελικά θέση καὶ λαμβάνουν τήν ἀκανόνιστη θέση τους.

‘Η ιδιότητα τοῦ χάλυβα νά μήν χάνει τό μαγνητισμό του, τόν κάνει κατάλληλο γιά τήν κατασκευή τεχνητῶν μαγνητῶν, πού καλοῦνται **μόνιμοι μαγνήτες**. Γιά νά μαγνητίσουμε μιά ράβδο ἀπό χάλυβα, τήν τρίβομε μέ ἔναν ἀπό τούς πόλους ἐνός μαγνήτη, σέρνοντάς τον ἀπό τό ἔνα ἄκρο τῆς ράβδου στό ἄλλο πολλές φορές καὶ πάντοτε κατά τήν ίδια φορά (σχ. 7.2α). Μποροῦμε νά μαγνητίσουμε μιά ράβδο ἀπό χάλυβα καὶ μέ ἄλλο τρόπο· ἂν τρίψομε τή μισή μέ τό βόρειο πόλο (N) ἐνός μαγνήτη καὶ τήν ἄλλη μισή μέ τό νότιο πόλο (S). Τέλος, μποροῦμε νά μαγνητίσουμε μιά ράβδο, τρίβοντας συγχρόνως μέ τούς δύο πόλους N καὶ S δύο ισχυρῶν μαγνητῶν ἀπό τό μέσο τῆς ράβδου πρός τά ἄκρα της.

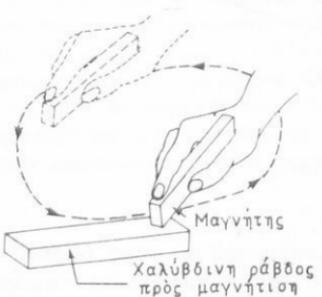

Σχ. 7.2α.  
Μαγνητισμή χαλύβδινης ράβδου.

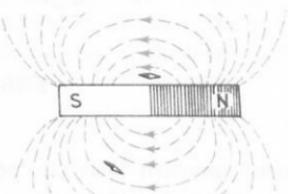

Σχ. 7.2β.  
Μαγνητικές γραμμές.

Στήν περιοχή ἐνός μαγνήτη ἔξασκοῦνται δυνάμεις εἴτε ἐλκτικές εἴτε ἀπωθητικές (π.χ. τεμάχια ἀπό σιδηρομαγνητικά ύλικά ἔλλονται ἀπό ἔνα μαγνήτη, ὅταν βρεθοῦν κοντά του). Κάθε χῶρος, μέσα στόν ὃποιο ἔξασκοῦνται δυνάμεις μεταξύ τῶν σωμάτων πού βρίσκονται μέσα στό χῶρο αὐτό, χωρίς τά σώματα νά ἔρχονται σέ όποιαδήποτε ἐπαφή μεταξύ τους, λέμε ὅτι ἀποτελεῖ **δυναμικό πεδίο**. Στήν περίπτωση τῶν μαγνητῶν, στήν περιοχή τῶν όποιων ἔξασκοῦνται δυνάμεις ἀπό ἀπόσταση. ἔχομε, εἰδικότερα, **μαγνητικό πεδίο**.


‘Αν κάτω ἀπό μιά γιάλινη πλάκα τοποθετήσουμε ἔνα μαγνήτη σέ σχήμα ράβδου καὶ ἐπάνω στήν πλάκα ρίξομε ρινίσματα σιδήρου ἢ σκόνη νικελίου, αύτά μετατρέπονται σέ πολύ μικρούς μαγνήτες καὶ προσανατολίζονται ἔτσι, ὥστε νά σχηματίζουν τοξοειδεῖς γραμμές, οἱ ὃποιες κατευθύνονται ἀπό τόν ἔναν πόλο πρός τόν ἄλλο (σχ. 7.2β).

Συμβατικά ἔχει καθορισθεῖ καὶ ἡ φορά τῶν γραμμῶν αὐτῶν, πού καλοῦνται **μαγνητικές γραμμές** καὶ καθορίζουν τή μορφή τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου. ‘Η φορά αὐτή είναι ἀπό τό βόρειο πόλο πρός τό νότιο πόλο ἔξω ἀπό τό μαγνήτη, καὶ ἀπό τό νότιο πόλο πρός τό βόρειο πόλο μέσα στό μαγνήτη, γιατί οἱ μαγνητικές γραμμές είναι κλειστές. ‘Αν οἱ μαγνητικές γραμμές είναι παράλληλες καὶ ἔχουν τήν ίδια μεταξύ

τους άπόσταση, λέμε ότι έχομε **όμοιόμορφο μαγνητικό πεδίο**. "Αν οι μαγνητικές γραμμές είναι πυκνές, λέμε ότι έχομε **ισχυρό μαγνητικό πεδίο** (οι έξασκούμενες δυνάμεις είναι μεγάλες), ένω, έάν είναι άραιες, τό μαγνητικό πεδίο είναι **ἀσθενές**.

'Εάν μέσα σέ ένα όμοιόμορφο μαγνητικό πεδίο τοποθετήσουμε ένα δακτύλιο άπό μαλακό σίδηρο, θά παρατηρήσουμε ότι οι μαγνητικές γραμμές κάμπτονται και διέρχονται μέσα άπό τη μάζα του σιδήρου (σχ. 7.2γ), όπότε στο χώρο πού περιβάλλει τό δακτύλιο άραιώνουν ή και έκλειπον τελείως. Η ιδιότητα του μαλακού σιδήρου νά συγκεντρώνει μέσα στή μάζα του τίς μαγνητικές γραμμές, θείεται στο γεγονός ότι ο σίδηρος έχει μεγαλύτερη **μαγνητική διαπερατότητα** άπό τόν άερα.

Μέ τούς μόνιμους μαγνήτες άσκοῦνται σχετικά ισχυρές δυνάμεις, πού άξιοποιούνται στήν τεχνική γιά τήν κατασκευή διαφόρων διατάξεων πού συγκρατοῦν άντικείμενα άπό σιδηρομαγνητικό ύλικό.

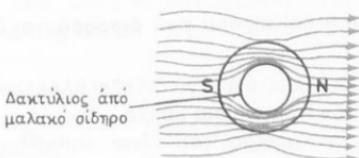

Σχ. 7.2γ.

Μαγνητική διαπερατότητα του μαλακού σιδήρου.

"Ετοι κατασκευάζονται διατάξεις συγκρατήσεως άπό μόνιμους μαγνήτες γιά τήν έλξη και συγκράτηση μεταλλικών άντικειμένων πάνω στής έργαλειομηχανές κατά τή μηχανική κατεργασία τους, πάνω στής μηχανές συγκολλήσεως, γιά τή διευκόλυνση τής συγκολλήσεως κλπ.

Οι μόνιμοι μαγνήτες βρίσκουν, έπισης, έφαρμογή στήν κατασκευή διατάξεων μαγνητικού κλεισίματος θυρών, στή μεταφορά μικρών άντικειμένων, στή συγκράτηση σωματιδίων άπό σίδηρο τά όποια παρασύρονται μέσα στά διάφορα ρευστά (π.χ. λάδια λιπάνσεως) και τά όποια πρέπει νά άφαιρεθοῦν κλπ.

### 7.3 Έρωτήσεις.


- Ποιά ύλικά είναι σιδηρομαγνητικά;
- Ποιές δυνάμεις άναπτύσσονται μεταξύ τῶν πόλων δύο μαγνητῶν;
- Πώς έχηγείται ή μαγνήτιση ένός σώματος άπό μαγνητικό ύλικό;
- Πώς κατασκευάζεται ο μόνιμος μαγνήτης;
- Ποιά ή κατεύθυνση τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν;
- Μέ ποιό μέσο καθορίζεται η μορφή τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου;
- Πώς μπορούμε νά άπομαγνητίσουμε ένα μαγνητισμένο σῶμα;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

### ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

#### 8.1 Μαγνητικό πεδίο άγωγού και πηνίου πού διαρρέονται από ρεῦμα.

"Αν μέσα από έναν εύθυγραμμό άγωγό διέλθει ήλεκτρικό ρεῦμα και περιφέρομε τή μαγνητική βελόνα στήν περιφέρεια κύκλου, τοῦ όποιου τό κέντρο βρίσκεται έπάνω στόν άγωγό και τό έπιπεδό του είναι κάθετο σ' αὐτόν (σχ. 8.1α), θά παρατηρήσουμε ότι ή μαγνητική βελόνα παίρνει τή θέση τής έφαπτομένης στήν περιφέρεια.

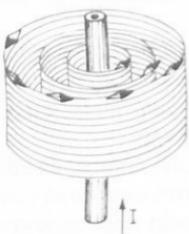

Σχ. 8.1α.  
Μαγνητικό πεδίο εύθυγραμμού άγωγού.

"Εάν άντιστρέψουμε τή φορά τοῦ ρεύματος, πού διαρρέει τόν εύθυγραμμό άγωγό, θά παρατηρήσουμε ότι ή μαγνητική βελόνα έξακολουθεῖ μέν νά παίρνει τή θέση τής έφαπτομένης στήν περιφέρεια, άλλα άντιστρέφεται έτσι, ώστε ό βόρειος πόλος της νά έλθει στή θέση πού είχε προηγουμένως ό νότιος πόλος.


"Απ' τίς παρατηρήσεις αυτές βγαίνει τό συμπέρασμα ότι άγωγός πού διαρρέει από ρεῦμα, παράγει μαγνητικό πεδίο γύρω του. Οι μαγνητικές γραμμές έχουν τή μορφή συγκεντρικών κύκλων μέ έπιπεδα κάθετα προς τόν άγωγό και κατεύθυνση πού έξαρτάται από τή φορά τοῦ ήλεκτρικού ρεύματος.

"Η κατεύθυνση τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν διαπιστώνεται από τήν κατεύθυνση τῆς μαγνητικῆς βελόνας, τής όποιας ό βόρειος πόλος προσανατολίζεται πάντοτε πρός τήν κατεύθυνση τῶν γραμμῶν. Ή κατεύθυνση τοῦ ρεύματος στούς άγωγούς παριστάνεται στά σχήματα μέ μία κουκκίδα (.), έάν τό ρεῦμα όδεύει πρός τόν παρατηρητή, η ἔνα χί (X), έάν άπομακρύνεται από αὐτόν.


Γιά νά βρεθεί ή κατεύθυνση τών μαγνητικών γραμμών τού μαγνητικού πεδίου, πού δημιουργείται γύρω από ένα εύθυγραμμό άγωγό, χρησιμοποιείται ό λεγόμενος **κανόνας τού κοχλία ή κανόνας τού έκπωματιστή**. Σύμφωνα μέ τόν κανόνα αύτόν, ἀν φαντασθούμε ένα δεξιόστροφο κοχλία, τού όποιου ο ἄξονας είναι παράλληλος πρός τόν ἄξονα τού άγωγού, και θεωρήσομε ότι περιστρέφεται ἔτσι, ώστε νά προχωρήσει κατά τή φορά τού ρεύματος, πού ρέει μέσα στόν άγωγό, ή φορά περιστροφής τού κοχλία δίνει τήν κατεύθυνση τών μαγνητικών γραμμών (σχ. 8.1β).

"Αν μέσα σ' ένα εύθυγραμμό άγωγό ρέει ἐναλλασσόμενο ρεῦμα, δημιουργείται πάλι γύρω από τόν άγωγό μαγνητικό πεδίο, τό όποιο, ὅμως, μεταβάλλει συνεχῶς κατεύθυνση, ὅπως και τό ρεῦμα πού τό προκαλεῖ. Τό πεδίο αύτό καλείται **ἐναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο**.

"Αν πάρομε δύο παράλληλους εύθυγραμμους άγωγούς (σχ. 8.1γ) και διοχετεύσομε σ' αύτούς ήλεκτρικό ρεῦμα τής ίδιας φορᾶς, τά μαγνητικά πεδία τών δύο άγωγών θά συντεθοῦν ἔτσι, ώστε τό συνιστάμενο πεδίο νά περιβάλλει τούς δύο άγωγούς, ὅπως φαίνεται στό σχήμα 8.1γ.

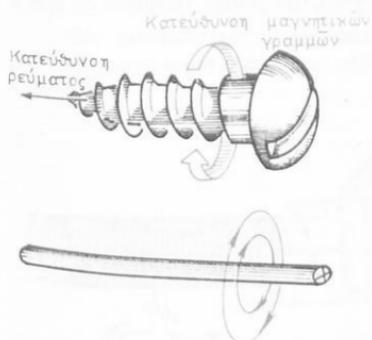

Σχ. 8.1β.  
Κανόνας τού κοχλία.

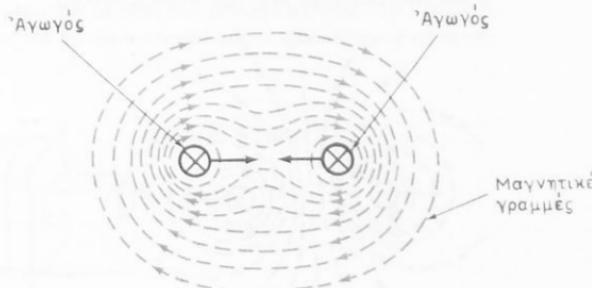

Σχ. 8.1γ.  
Μαγνητικά πεδία παράλληλων εύθυγραμμων άγωγών.

'Από τή μορφή τού μαγνητικού πεδίου, πού δημιουργείται όταν πλησιάσομε τούς έτερωνυμους πόλους δύο μαγνητών, καθώς και τού μαγνητικού πεδίου πού δημιουργείται όταν πλησιάσομε τούς ίδιους πόλους δύο μαγνητών, προέκυψε ότι οι μαγνητικές γραμμές τείνουν νά **βραχυνθοῦν**, σάν νά ήταν λεπτότατα **τεντωμένα έλαστικά μικρά νήματα** και ότι **άπωθοῦνται** μεταξύ τους. 'Από τίς ιδιότητες αύτές τών μαγνητικών γραμμών προκύπτει ότι μεταξύ τών δύο άγωγών τού σχήματος 8.1γ άναπτύσσεται έλκτική δύναμη.


"Αν στούς δύο παράλληλους εύθυγραμμους άγωγούς διοχετεύσομε ρεῦμα μέ άντιθετη φορά (σχ. 8.1δ), οι μαγνητικές γραμμές τού πεδίου, πού δημιουργείται μεταξύ τών δύο άγωγών, θά έχουν τή φορά πού φαίνεται στό σχήμα και συνεπώς καθώς **άπωθοῦνται** μεταξύ τους θά δημιουργήσουν άπωστική δύναμη και μεταξύ τών άγωγών.

'Εάν άντι γιά δύο παράλληλους εύθυγραμμους άγωγούς έχομε ένα κυκλικό άγωγό πού διαρρέεται από ρεῦμα, τότε τό μαγνητικό πεδίο πού δημιουργείται από τή σχηματιζόμενη σπείρα είναι δμοίο μέ τό μαγνητικό πεδίο τών δύο παράλληλων



εύθυγραμμων άγωγών. Αύτό άποδεικνύεται, έαν ό κυκλικός άγωγός διαπεράσει καθέτως ένα φύλλο χαρτού σε δύο σημεία κατά διάμετρο και πάνω στό χαρτί ρίξουμε ρινίσματα σιδήρου (σχ. 8.1ε).

"Αν, τέλος, διοχετεύσομε ρεῦμα μέσα σ'ένα **πηνίο** [σχ. 8.1στ(α)], τό όποιο άποτελείται από πολλές κυκλικές σπείρες, πού είναι παράλληλες και μονωμένες μεταξύ τους και βρίσκονται σε ίσες μικρές άποστάσεις ή μια άπο τήν άλλη, θά παρατηρήσομε ότι τά μαγνητικά πεδία τών διαφόρων σπειρών συνθέτονται, για νά δώσουν συνολικό μαγνητικό πεδίο, όπως αύτό τού σχήματος 8.1στ (β). Οι μαγνητικές γραμμές βαίνουν παράλληλα στό έσωτερικό τού πηνίου και σε ίσες άποστάσεις μεταξύ τους (όμοιόμορφο πεδίο), ένω καμπυλώνονται έξω άπο τό πηνίο, σχηματίζοντας κλειστές καμπύλες, όπως άκριβώς συμβαίνει και στούς μαγνήτες. Τό πηνίο, λοιπόν, έξομοιώνεται μέ μαγνήτη. Η θέση έξόδου τών μαγνητικών γραμμών άπο τό πηνίο είναι ο βόρειος πόλος και ή θέση εισόδου τους μέσα στό πηνίο είναι ο νότιος πόλος.


Γιά νά βρούμε τήν κατεύθυνση τών μαγνητικών γραμμών σε ένα πηνίο, έφαρμόζομε τόν κανόνα τού κοχλία γιά μια σπείρα, όπότε προσδιορίζομε και τήν κατεύθυνση τού συνολικού μαγνητικού πεδίου, άπο τήν όποια καθορίζεται και ή θέση τού βόρειου και τού νότιου πόλου.

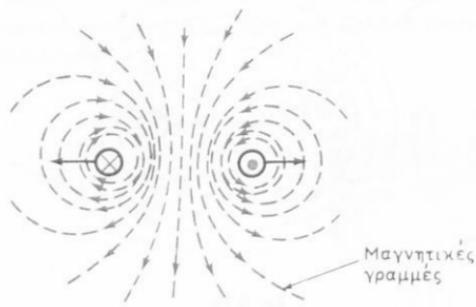

Σχ. 8.1δ.  
Μαγνητικά πεδία παράλληλων εύθυγραμμων άγωγών.

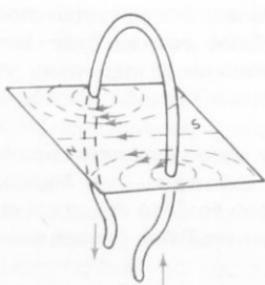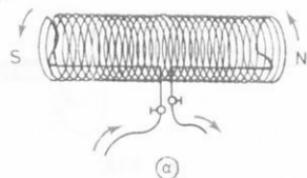

Σχ. 8.1ε.  
Μαγνητικό πεδίο κυκλικού άγωγού.

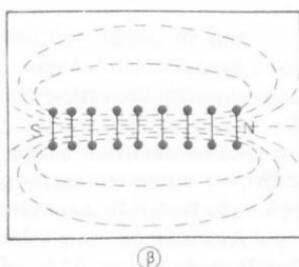


Σχ. 8.1στ.  
Μαγνητικό πεδίο πηνίου.

## 8.2 Οι ήλεκτρομαγνήτες και οι έφαρμογές τους.

"Οπως είδαμε στήν παράγραφο 7.2, αν μέσα σέ ένα μαγνητικό πεδίο τοποθετήσουμε ένα κομμάτι από μαλακό σίδηρο, τό κομμάτι αύτό έχαιτιας της μεγάλης μαγνητικής του διαπερατότητας, συγκεντρώνει μεγάλο πλήθος από μαγνητικές γραμμές μέσα στή μάζα του.\*

Στή θέση, λοιπόν, τού κομματιού από μαλακό σίδηρο, τό μαγνητικό πεδίο πού δημιουργείται είναι πολύ ισχυρότερο από τό μαγνητικό πεδίο πού ύπήρχε πρίν από τήν τοποθέτηση τού σιδερένιου κομματιού (πύκνωση τών μαγνητικών γραμμών). Είδαμε επίσης στήν παράγραφο 8.1, ότι τό πηνίο συμπεριφέρεται καί ώς μαγνήτης καί έπομένως, όταν διαρρέεται από ήλεκτρικό ρεύμα, έλκει τά μαγνητικά ύλικα. Ή έλκτική δύναμη πού άσκει ένα πηνίο είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι ή ένταση τού ρεύματος, πού ρέει μέσα στίς σπείρες τού πηνίου καί όσο περισσότερες είναι οι σπείρες αύτές. "Ετοι ή έλκτική δύναμη ένός πηνίου (καί έπομένως ή ένταση τού μαγνητικού του πεδίου) είναι άναλογη πρός τό γινόμενο τής έντασεως τού ρεύματος\* έπι τόν άριθμό τών σπειρών. Τό γινόμενο αύτό καλείται **άμπερελίγματα**, γιατί οι σπείρες καλοῦνται καί **έλιγματα**.

'Εάν συνδυάσουμε τίς δύο αύτές παρατηρήσεις καί τοποθετήσουμε στό έσωτερικό ένός πηνίου μιά σιδερένια ράβδο, θά έχομε κατασκευάσει **ήλεκτρομαγνήτη** (σχ. 8.2a).

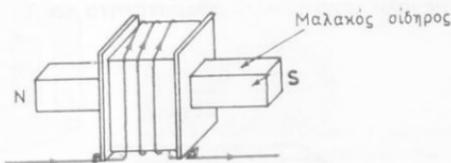

Σχ. 8.2a.  
ήλεκτρομαγνήτης.


"Η σιδερένια ράβδος, ή όποια στήν περίπτωση τών ήλεκτρομαγνητών καλείται **πυρήνας**, ένισχύει τό μαγνητικό πεδίο τού πηνίου καί μετατρέπεται, μέ τή διέλευση τού ρεύματος, σέ τέλειο μαγνήτη.

"Όσο μεγαλύτερη είναι ή ένταση, πού διέρχεται από όρισμένο πηνίο, τόσο περισσότερα μόρια τού σιδερένιου πυρήνα προσανατολίζονται καί έπομένως, τόσο ισχυρότερο γίνεται τό μαγνητικό πεδίο. "Οταν ίμως προσανατολισθούν όλα τά μόρια τού πυρήνα, τότε λέμε ότι ο πυρήνας αύτός έχει **κορεσθεῖ** μαγνητικά καί δέν ένισχύεται περισσότερο τό μαγνητικό πεδίο, αν συνεχίσει νά αύξανεται ή ένταση τού ρεύματος.

\* Ο μαλακός σίδηρος, όπως καί κάθε άλλο μαγνητικό ύλικό, όταν είσελθει μέσα σέ ένα μαγνητικό πεδίο μαγνητίζεται (παράγ. 7.1 καί σχ. 7.1γ), δηλαδή τά μόριά του προσανατολίζονται πρός τήν κατεύθυνσή τού πεδίου (στοιχειώδεις μαγνήτες). "Ετοι σχηματίζονται μαγνητικές γραμμές στό έσωτερικό, οι όποιες συνδέονται μέ τίς μαγνητικές γραμμές τού έξωτερικού πεδίου, πού κάμπτονται γιά νά καταλήξουν στό κομμάτι τού μαλακού σίδηρου. Τούτο δέν συμβαίνει βέβαια στά μή μαγνητικά ύλικά (χαλκός, άλουμινιο).

“Οταν παύσει νά διέρχεται ρεύμα μέσα από τό πηνίο, ο σιδερένιος πυρήνας άπομαγνητίζεται σχεδόν τελείως (πράγμα πού δέν θά συνέβαινε, όπως γνωρίζομε, έαν τό ύλικό τοῦ πυρήνα ήταν χάλυβας]. [Έκτός από τίς μεθόδους άπομαγνητίσεως ένός μόνιμα μαγνητισμένου σώματος, πού έχουν περιγραφεῖ στήν παράγραφο 7.2, ύπάρχει καὶ ή ακόλουθη, ὡς πρώτη άπομαγνητίση έργαλείων, ρολογιῶν κλπ. Τό πρός άπομαγνητίση άντικείμενο τοποθετεῖται μέσα σέ πηνίο, πού διαρρέεται από έναλλασόμενο ρεύμα καὶ άνασύρεται από αὐτό σιγά-σιγά. ‘Η διαδικασία αὕτη ἐπαναλαμβάνεται, ἵνα ὅτου τό άντικείμενο άπομαγνητισθεῖ πλήρως].

Οἱ ἡλεκτρομαγνῆτες ἔχουν πολλές ἑφαρμογές στήν τεχνική καὶ κατασκευάζονται σέ διάφορα μεγέθη καὶ μορφές, πού ἀποτελοῦν, ὅμως, παραλλαγές τῆς βασικῆς μορφῆς, πού φαίνεται στό σχῆμα 8.2β, δηλαδὴ ἀποτελοῦνται: α) Ἀπό δύο **σκέλη** σιδερένια, τά ὡς ποια συνδέονται μέντοι ἕνα **ζύγωμα**, ὥστε νά σχηματίζουν πυρήνα σχήματος Π. β) Ἀπό δύο πηνία, πού περιβάλλουν τά σκέλη τοῦ πυρήνα καὶ συνδέονται ἔτσι, ὥστε μέ τή διέλευση τοῦ ρεύματος νά ἐμφανισθοῦν δύο ἀντίθετοι πόλοι στά ἄκρα τῶν σκελῶν καὶ γ) ἀπό ἕνα κομμάτι ἀπό μαλακό σίδηρο, πού καλεῖται **όπλισμός** τοῦ ἡλεκτρομαγνήτη καὶ εἶναι κινητό. Τό κομμάτι αὕτο ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ τούς πόλους τοῦ ἡλεκτρομαγνήτη λόγω τῆς ἐλξεως, πού δημιουργοῦν οἱ πόλοι μέ τή διέλευση τοῦ ρεύματος. Ο ὄπλισμός, πού καλύπτει ὅλοκληρη τήν ἐπιφάνεια τῶν πόλων, δημιουργεῖ ἕνα **κλειστό μαγνητικό κύκλωμα**, ὥστε οἱ γραμμές τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου νά διέρχονται μόνο μέσα από σιδερένιες μάζες, οἱ ὡς ποίες, δημιουργεῖ, ἔχουν μεγάλη μαγνητική διαπερατότητα καὶ ἐνισχύουν τό μαγνητικό πεδίο.

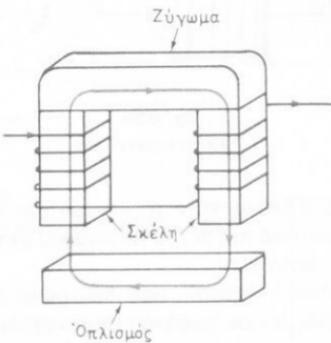


Σχ. 8.2β.  
Ἡλεκτρομαγνῆτης μέ όπλισμό.

Οἱ ἡλεκτρομαγνῆτες χρησιμοποιοῦνται όπου καὶ οἱ μόνιμοι μαγνῆτες (παράγ. 7.2), ἔχουν ὅμως δυνατότητες νά ἔχασκήσουν πολὺ μεγαλύτερες δυνάμεις, καθώς καὶ σέ διάφορους ἄλλους τομεῖς τῆς τεχνικῆς. “Ετοι, μέ τούς ἡλεκτρομαγνῆτες εἰναι δυνατή ἡ ἀνύψωση βαρῶν πολλῶν τόννων (άντικείμενα από σιδηρομαγνητικά ύλικά). Στό σχῆμα 8.2γ φαίνονται δυό ἡλεκτρομαγνῆτες ἀνύψωσεως βαρῶν, οἱ ὡς ποιοι ἔχουν σχῆμα χύτρας. Ο ἕνας ἡλεκτρομαγνῆτης [αχ. 8.2γ(α)] ἔχει τό ἔνα

σκέλος τοῦ πυρήνα, τό όποιο περιβάλλεται από τό πηνίο, στόν ξενα, ένω τό άλλο σκέλος έχει σχῆμα κοίλου κυλίνδρου και περιβάλλει τό πηνίο. Ό αλλος ήλεκτρομαγνήτης [σχ. 8.2γ(β)] έχει ένα περιβλήμα από χυτοσίδηρο, μέσα στό όποιο είναι τοποθετημένος ό πυρήνας και τό πηνίο. Γιά τήν προστασία τοῦ πηνίου από τά σιδερένια κομμάτια πού έκτινάζονται, ύπάρχει μιά πλάκα από μή μαγνητικό ύλικό. Έπειδή, όταν παύσει νά διέρχεται ρεύμα μέσα από τό πηνίο, ό όπλισμός ή τό άνυψωνόμενο φορτίο δέν απομαγνητίζονται τελείως άμεσως (*παραμένων μαγνητισμός*), τό φορτίο δέν αποσπᾶται γρήγορα. Γιά τή γρήγορη απόσπαση τοῦ φορτίου από τόν ήλεκτρομαγνήτη, στούς ήλεκτρομαγνήτες άνυψωσεως βαρών πού τροφοδοτούνται πάντοτε μέ συνεχές ρεύμα, ύπάρχει διάταξη άντιστροφής τών πόλων.

Οι ήλεκτρομαγνήτες χρήσιμοποιούνται, επίσης, στήν κατασκευή συνδέσμων (*ήλεκτρομαγνητικοί σύνδεσμοι*), πού χρησιμεύουν στή μετάδοση ροπῶν στρέψεως, στήν κατασκευή ήλεκτρομαγνητικῶν φρένων γιά τή γρήγορη πέδηση (φρενάρισμα) κινητήρων, στήν κατασκευή διατάξεων γιά ισχυρή συγκράτηση κομματιών από μαγνητικό ύλικό, ώστε νά διευκολύνεται ή κατεργασία τους στίς έργαλειομηχανές κλπ.

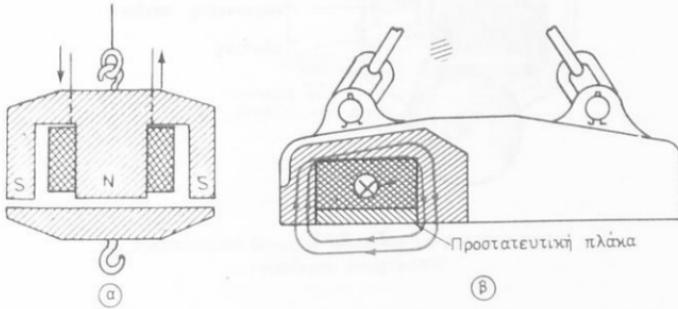


Σχ. 8.2γ.

'Ηλεκτρομαγνήτες άνυψωσεως βαρών.

"Άλλη έφαρμογή τών ήλεκτρομαγνητών είναι τά ήλεκτρικά κουδούνια. Αποτελούνται από ένα ήλεκτρομαγνήτη (σχ. 8.2δ), τού όποιου ό όπλισμός διατηρεῖται σέ όρισμένη απόσταση από τούς πόλους του μέ τή βοήθεια έλατηρίου. Έπάνω στόν όπλισμό είναι στερεωμένο ένα μικρό μεταλλικό έλασμα. Τούτο βρίσκεται σέ έπαφή μέ ένα κοχλία ρυθμίσεως, όταν δέν λειτουργεῖ τό κουδούνι (δέν διέρχεται ήλεκτρικό ρεύμα από τόν ήλεκτρομαγνήτη). "Όταν διέλθει ρεύμα από τό κύκλωμα, τούτο θά περάσει από τό ρυθμιστικό κοχλία, από τό έλασμα πού βρίσκεται σέ έπαφή μέ τήν αίχμη του, από τόν όπλισμό και τό έλατήριο συγκρατήσεως του και, τέλος, από τίς σπείρες τών πηνών τοῦ ήλεκτρομαγνήτη. Ό πυρήνας τοῦ ήλεκτρομαγνήτη μαγνητίζεται και έλκει τόν όπλισμό του, μεταξύ τοῦ μικροῦ έλασματος και τής αίχμης τοῦ ρυθμιστικοῦ κοχλία, όπότε τό ήλεκτρικό κύκλωμα διακόπτεται. Μέ τή διακοπή τοῦ κυκλώματος, δέν κυκλοφορεῖ

ρεύμα μέσα στόν ήλεκτρομαγνήτη, ό όπλισμός του έπανέρχεται στήν άρχική του θέση μέ τή δύναμη τού έλαστηρίου, όπότε καί τό μικρό έλασμα έφαπτεται πάλι μέ τό ρυθμιστικό κοχλία καί κλείνει ξανά τό ήλεκτρικό κύκλωμα· έτσι έπαναλαμβάνεται ζηλη ή διαδικασία άπό τήν άρχη. Μέ τόν τρόπο αύτόν ό όπλισμός τοῦ ήλεκτρομαγνήτη κινείται παλινδρομικά μέ ταχύτητα πού ρυθμίζεται άπό τό ρυθμιστικό κοχλία. Ο κοχλίας αύτός, καθώς μετακινείται, έλαστωνει η αύξανει τήν άπόσταση τοῦ όπλισμού άπό τούς πόλους καί τό μήκος τής συνολικής διαδρομής του. Έπάνω στόν όπλισμό είναι στερεωμένο μικρό σφυράκι τό όποιο προσκρούει σέ μεταλλικό ήχειο (καμπανάκι) κάθε φορά πού ζλεκτείται ό όπλισμός.

Οι ήλεκτρομαγνήτες βρίσκουν μεγάλη έφαρμογή καί στόν τομέα τής ήλεκτρικής προστασίας (παράγρ. 17.3).

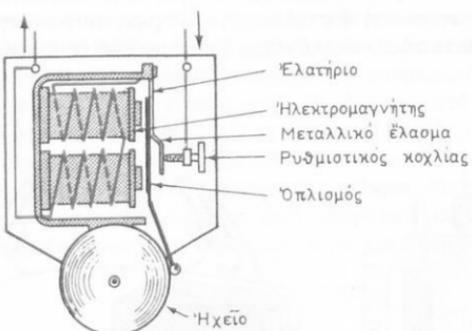


Σχ. 8.28.  
Ήλεκτρικό κουδούνι.

### 8.3 Άγωγός καί πηνία πού διαρρέονται άπό ρεύμα μέσα σέ μαγνητικό πεδίο.

"Οπως είναι γνωστό άπό τή Φυσική, στόν ήλεκτρομαγνητισμό μελετούνται τόσο οί έπιδρασεις τών ρευμάτων στούς μαγνήτες όσο καί οί έπιδρασεις τών μαγνητών στά ρεύματα. "Ετσι, στήν παράγραφο 8.1 π.χ. είδαμε ότι ξανά άγωγός, πού διαρρέεται άπό ρεύμα, δημιουργεῖ γύρω του μαγνητικό πεδίο καί έπιδρα στή μαγνητική βελόνα. "Αν τώρα τοποθετήσουμε ξανά άγωγό μέσα στό μαγνητικό πεδίο ένός μαγνήτη μέ τή βοήθεια τής διατάξεως τοῦ σχήματος 8.3α, θά παρατηρήσουμε ότι, όσο δέν διέρχεται ρεύμα άπό τόν άγωγό, τό μαγνητικό πεδίο τοῦ μαγνήτη δέν άσκει καμιά έπιδραση στόν άγωγό. Μόλις όμως διέλθει ρεύμα, άσκειται όρισμένη δύναμη στόν άγωγό, ή όποια τόν άναγκάζει νά άποκλίνει άπό τή θέση ίσορροπίας του (τήν κατακόρυφη). Ή κατεύθυνση τής δυνάμεως, καί έπομένως τής άποκλίσεως, έξαρτάται άπό τήν κατεύθυνση τοῦ μαγνητικού πεδίου τοῦ μαγνήτη καί άπό τήν κατεύθυνση τοῦ ήλεκτρικού ρεύματος (τοῦ μαγνητικού πεδίου τοῦ ρεύματος). Ή έμφάνιση τής δυνάμεως, πού προκαλεῖ τήν άποκλιση τοῦ άγωγού, έξηγείται, έάν θυμηθούμε τίς ιδιότητες τών μαγνητικών γραμμών (παράγρ. 8.1) καί έάν, συνθέτοντας τό μαγνητικό πεδίο τοῦ άγωγού μέ τό μαγνητικό πεδίο τοῦ μαγνήτη, σχηματίσο-


με τό σύνθετο μαγνητικό πεδίο, δηλαδή φαίνεται στό σχήμα 8.3β.

Η κατεύθυνση της δυνάμεως, που άσκεται στόν άγωγό, μπορεί νά βρεθεί πρακτικά μέ τη βοήθεια τοῦ κανόνα τοῦ **άριστεροῦ χεριοῦ**. Σύμφωνα μέ τόν κανόνα αύτόν, έάν τοποθετήσουμε τό άριστερό μας χέρι επάνω, ώστε οι μαγνητικές γραμμές τοῦ πεδίου τοῦ μαγνήτη νά κατεύθυνονται από τό βόρειο πόλο κάθετα πρός τήν έσωτερική έπιφάνεια τής παλάμης μας και τά τέσσερα τεντωμένα δάκτυλα νά κατεύθυνονται πρός τήν κατεύθυνση τοῦ ρεύματος, τό μεγάλο δάκτυλο τεντωμένο θά δείχνει τήν κατεύθυνση τής δυνάμεως, που άσκεται στόν άγωγό (σχ. 8.3γ). [Σέ ρευματοφόρο άγωγό, που είναι τοποθετημένος μέσα σε μαγνητικό πεδίο άσκεται

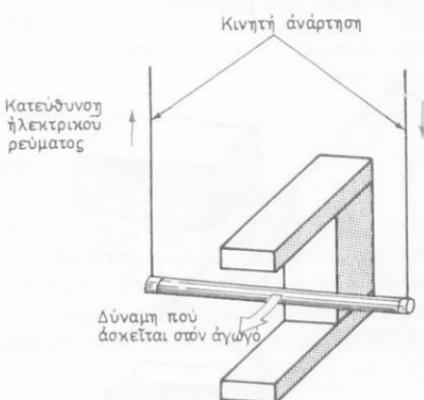

Σχ. 8.3α.

Ηλεκτρικός άγωγός μέσα σε μαγνητικό πεδίο.

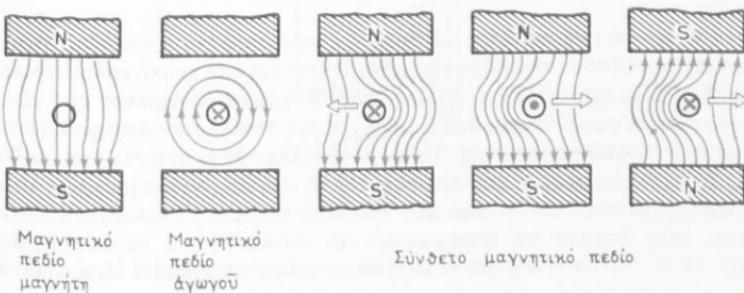


Σχ. 8.3β.

Άγωγός μέσα σε μαγνητικό πεδίο.

δύναμη, έφοσον ούτε άγωγός τοποθετηθεί κάθετα πρός τίς μαγνητικές γραμμές και ούτι παράλληλα με αύτές. Η δύναμη αύτή είναι κάθετη τοσού πρός τίς μαγνητικές γραμμές τοῦ πεδίου τοῦ μαγνήτη, δησο και πρός τόν άγωγό, και είναι τόσο μεγαλύτερη, δησο μεγαλύτερο είναι τό ρεύμα, δησο ισχυρότερο είναι τό μαγνητικό


πεδίο και σσο μεγαλύτερο μήκος τοῦ άγωγοῦ βρίσκεται μέσα στό πεδίο]. "Αν στή θέση τοῦ άγωγοῦ τοποθετήσουμε ένα πηνίο μέσα στό μαγνητικό πεδίο ένός μαγνήτη, όπως δείχνει τό σχήμα 8.3δ, τότε στό πηνίο θά άναπτυχθεί ροπή στρέψεως, ή όποια έχηγείται, όπως και προηγουμένως, ἀν έξετάσουμε τό σύνθετο μαγνητικό πεδίο πού δημιουργείται. Σέ κάθε σπείρα τοῦ πηνίου έπενεργούν δύο δυνάμεις, μία σέ κάθε πλευρά της, όπως έχηγήσαμε προηγουμένως: οι δυνάμεις αύτές είναι **κάθετες** πρός τίς μαγνητικές γραμμές τοῦ πεδίου τοῦ μαγνήτη. Οι δύο αύτές δυνάμεις δημιουργούν ζεύγος δυνάμεων, πού προκαλεῖ τήν περιστροφή τῆς σπείρας. Μέ κάθε σπείρα τοῦ πηνίου περιστρέφεται ταυτόχρονα και όλοκληρο τό πηνίο. Ή περιστροφή τοῦ πηνίου σταματᾷ, ὅταν τοῦτο έλθει σέ τέτοια θέση, ώστε τό μαγνητικό του πεδίο νά είναι παράλληλο πρός τό πεδίο τοῦ μαγνήτη.

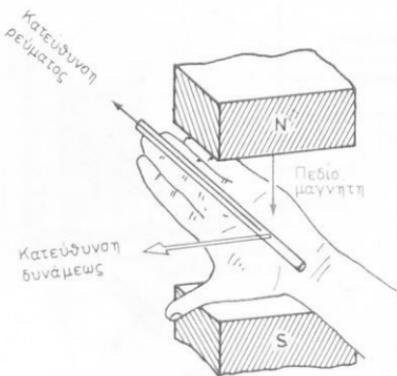

Σχ. 8.3γ.  
Κανόνας τοῦ άριστερού χεριοῦ.


"Η περιστροφή μιᾶς σπείρας και συνεπώς και ένός πηνίου, είναι δυνατόν νά μήν σταματᾷ, ἀν συνδέσουμε τήν άρχη της μέ ήμιδακτύλιο άπό χαλκό και τό τέλος της μέ άλλο ήμιδακτύλιο άπό χαλκό, ούποιος είναι ήλεκτρικά μονωμένος άπό τόν πρώτο και σχηματίζει μέ αύτόν πλήρη δακτύλιο (σχ. 8.3ε). Τό πλήρες σύστημα άποτελεῖ τήν άπλή μορφή **συλλέκτη** (παράγρ. 12.1). 'Ο συλλέκτης περιστρέφεται μαζί μέ τή σπείρα. Τό συνεχές ρεύμα, πού τροφοδοτεῖ τή σπείρα, διέρχεται μέσα άπ' αύτόν, άφοῦ προηγουμένων διέλθει άπό δύο σταθερά πρισματικά άγγυμα τεμάχια (άπό ἄνθρακα), πού έφαπτονται συνεχῶς μέ τό συλλέκτη και καλούνται **ψήκτρες**, (παράγρ. 12.1). "Οταν ή σπείρα καθώς περιστρέφεται ύπερβει λίγο, έχαιτίας της άδρανειας, τή θέση στήν οποία παύει ή περιστροφή, μέ τή βοήθεια τοῦ συλλέκτη άντιστρέφεται ή φορά τοῦ ρεύματος. "Ετοι, στήν περιοχή κάθε πόλου τοῦ μαγνήτη βρίσκεται πάντοτε μιά πλευρά τῆς σπείρας μέ τήν ίδια φορά ρεύματος, όποτε ή περιστροφή συνεχίζεται. Ή διάταξη αυτή χρησιμοποιείται στούς ήλεκτρικούς **κινητήρες** συνεχούς ρεύματος, όπως θά δοῦμε στήν παράγραφο 12.1, ούπου έπάνω σέ ἔνα κυλινδρικό πυρήνα άπό σίδηρο (γιά τήν ένισχυση τοῦ πεδίου) στερεώνονται πολλές σπείρες (πού κάνουν ισχυρότερη τή ροπή στρέψεως και όμαλότερη τήν περιστροφή), οι όποιες συνδέονται μέ τό συλλέκτη.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

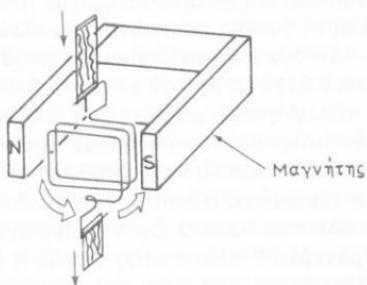

Σχ. 8.3δ.

Πηνίο μέσα σε μαγνητικό πεδίο μαγνήτη.

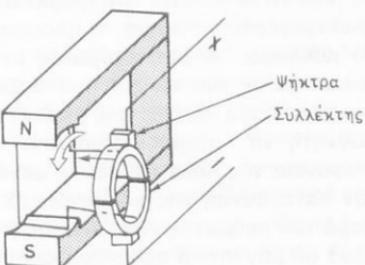


Σχ. 8.3ε.

Συνεχής περιστροφή σπείρας μέσα σε μαγνητικό πεδίο.

#### 8.4 Παραγωγή ρεύματος έξι έπαγωγῆς.

"Αν τοποθετήσουμε έναν άγωγό μέσα στό μαγνητικό πεδίο ένός μαγνήτη, ὅπως είδαμε και στήν παράγραφο 8.3, καὶ μετακινήσουμε τόν άγωγό αὐτὸν ἔτσι, ὥστε νά τέμνει τίς μαγνητικές γραμμές, θά παρατηρήσουμε ὅτι κατά τή μετακίνηση δημιουργεῖται στά ἄκρα τοῦ άγωγοῦ διαφορά δυναμικοῦ (ήλεκτρική τάση). Ή ήλεκτρική αύτή τάση καλείται **τάση έξι έπαγωγῆς** καὶ τό φαινόμενο **ήλεκτρομαγνητική έπαγωγή** (σχ. 8.4α).

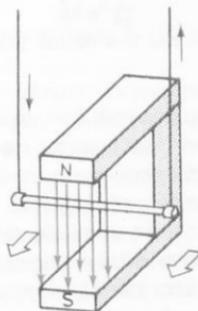


Σχ. 8.4α.

Κίνηση άγωγού μέσα σε μαγνητικό πεδίο.

Τό φαινόμενο αύτό εἶναι ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀπό τό φαινόμενο, πού ἔξετάσαμε στήν παράγραφο 8.3. Ἐκεῖ ἡ διέλευση ρεύματος μέσα ἀπό έναν άγωγό, πού ἦταν τοποθετημένος κάθετα πρός τίς μαγνητικές γραμμές τοῦ πεδίου ένός μαγνήτη, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τή μετακίνηση τοῦ άγωγοῦ κάθετα πρός τίς μαγνητικές γραμμές. Ἐδῶ ὅμως ἡ κίνηση τοῦ άγωγοῦ πρός τήν ΐδια κατεύθυνση (πού μοιάζει σά νά θέλομε νά κόψομε, μέ τόν άγωγό, τίς μαγνητικές γραμμές) ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα

νά έμφανισθεί, κατά τή διάρκεια τής κινήσεως, τάση άπό έπαγωγή, δηλαδή, ήλεκτρεγερτική δύναμη. Η ήλεκτρεγερτική αύτή δύναμη προκαλεῖ, όταν κλείσουμε τό κύκλωμα, τή ροή ρεύματος μέσα άπό τόν άγωγό, τοῦ όποιου ή διεύθυνση βρίσκεται μέ τόν κανόνα τοῦ **δεξιοῦ χεριοῦ**. Σύμφωνα μὲ τόν κανόνα αύτόν, ἀν τοποθετήσουμε τό δεξί μας χέρι ἔτσι, ώστε οἱ μαγνητικές γραμμές τοῦ πεδίου τοῦ μαγνήτη νά κατευθύνονται άπό τό βόρειο πόλο κάθετα πρός τήν έσωτερηκή έπιφάνεια τής παλάμης καί τό μεγάλο δάκτυλο τεντωμένο νά κατευθύνεται πρός τήν κατεύθυνση τής κινήσεως, τά τέσσερα τεντωμένα δάκτυλα θά δείχνουν τή φορά τοῦ ρεύματος έξ έπαγωγῆς (σχ. 8.4β). Βλέπομε, λοιπόν, δτι ή κίνηση άγωγῶν μέσα σέ μαγνητικό πεδίο δημιουργεῖ ήλεκτρεγερτική δύναμη, τής όποιας ή φορά έξαρτᾶται άπό τήν κατεύθυνση τής κινήσεως καί άπό τήν κατεύθυνση τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου. Η έξ έπαγωγῆς τάση είναι τόσο μεγαλύτερη. Όσο μεγαλύτερη

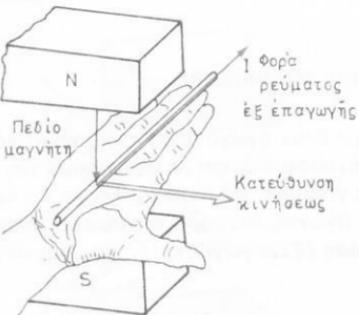


Σχ. 8.4β.  
Κανόνας τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ.

είναι ή ταχύτητα τοῦ κινούμενου άγωγοῦ, Όσο ίσχυρότερο είναι τό μαγνητικό πεδίο καί οσο μεγαλύτερο είναι τό μήκος τοῦ άγωγοῦ, πού βρίσκεται μέσα στό πεδίο. Τάση έξ έπαγωγῆς έμφανιζεται καί στήν περίπτωση κατά τήν όποια δέν κινεῖται ού άγωγός, άλλά κινεῖται ού μαγνήτης ώς πρός τόν άγωγό, γιατί καί στήν περίπτωση αύτή τέμνονται άπό τόν άγωγό μαγνητικές γραμμές. Η ίδια τάση άναπτύσσεται έπίσης καί στίς σπείρες ένος πηνίου, όταν αύτό περιστρέφεται μέσα σέ μαγνητικό πεδίο. Στήν περίπτωση αύτή μεταβάλλεται τό πλήθος τών μαγνητικών γραμμών, οί όποιες περιβάλλονται άπό τίς σπείρες τοῦ πηνίου. Η παραγωγή ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως (Η.Ε.Δ.) έξ έπαγωγῆς χρησιμοποιείται στήν κατασκευή **ήλεκτρικών γεννητριών** (Κεφάλ. 12 και 13), όπου έπάνω σέ έναν κυλινδρικό πυρήνα στερεώνονται πολλές σπείρες, πού συνδέονται κατάλληλα, ώστε νά προσθέτονται οι Η.Ε.Δ. πού άναπτύσσονται.

Τό φαινόμενο τής παραγωγῆς ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως έξ έπαγωγῆς δέν παρατηρεῖται, όπως είναι φυσικό, μόνο μέσα σέ μαγνητικά πεδία μαγνητών, άλλά καί μέσα σέ μαγνητικά πεδία, πού προέρχονται άπό τή ροή ήλεκτρικών ρευμάτων. "Έτσι, ἀν τοποθετήσουμε ένα πηνίο Α κοντά σέ ένα άλλο πηνίο Β, τό όποιο μπορεῖ νά συνδεθεί μέ πηγή ήλεκτρικοῦ ρεύματος, κάθε φορά πού συνδέεται τό πηνίο αύτό Β μέ τήν πηγή καί διέρχεται μέσα άπό αύτό ήλεκτρικό ρεύμα (άναπτυξη μαγνητικοῦ

πεδίου), έμφανίζεται **στιγμαία** στό πηνίο Α ήλεκτρεγερτική δύναμη έξι έπαγωγῆς. Αύτό όφειλεται στό ότι, ένώ οι σπείρες τού πηνίου Α δέν περιβάλλαν καμιά μαγνητική γραμμή, ξαφνικά περιβάλλουν μερικές από τις μαγνητικές γραμμές τού πεδίου τού πηνίου Β. Ή μεταβολή, λοιπόν, τού πλήθους τών μαγνητικών γραμμών, όπως έχει άναφερθεί, προκαλεί τήν έμφανιση ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως έξι έπαγωγῆς, ή όποια, δημοσ, διαρκεί σσο διαρκεί και ή μεταβολή πού τήν προκαλεί (σχ. 8.4γ). Ήλεκτρεγερτική δύναμη έξι έπαγωγῆς άναπτύσσεται έπισης: Στιγμαία στό πηνίο Α, όταν τό πηνίο Β, πού δημιουργεί τό μαγνητικό πεδίο, άποσυνδέεται από τήν πηγή (οι μαγνητικές γραμμές έλαττώνονται απότομα μέχρι πού μηδενίζονται), ή όταν αύξομειώνεται ή ένταση τού ρεύματος, πού διέρχεται από τό πηνίο αύτό (αύξομειώση τού πλήθους τών μαγνητικών γραμμών).

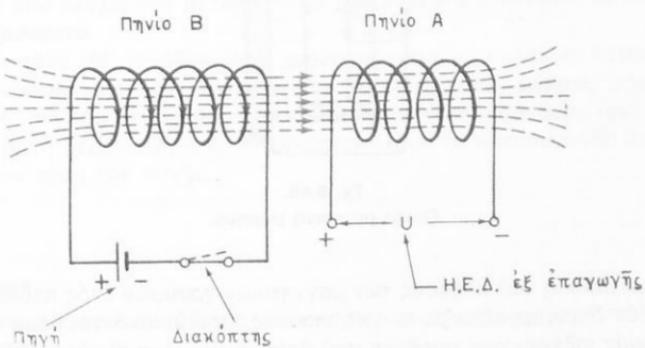


Σχ. 8.4γ.

Παραγωγή ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως έξι έπαγωγῆς.

"Όταν τά πηνία Α καί Β είναι τυλιγμένα γύρω από κοινό σιδερένιο πυρήνα, όπως στό σχήμα 8.4δ, ολες σχεδόν οι μαγνητικές γραμμές τού πεδίου τού ένος πηνίου διέρχονται μέσα από τό σιδερένιο πυρήνα καί, έπομένως, περιβάλλονται από τις σπείρες τού άλλου πηνίου. Ή τάση έξι έπαγωγῆς, πού άναπτύσσεται στό πηνίο αύτό, είναι τόσο μεγαλύτερη, δσο μεγαλύτερο είναι τό πλήθος τών σπειρών του και δσο ταχύτερη είναι ή μεταβολή τού πλήθους τών μαγνητικών γραμμών τού πεδίου τού άλλου πηνίου. Ή τάση έξι έπαγωγῆς, πού άναπτύσσεται σέ ένα πηνίο, είναι τό άθροισμα τών τάσεων έξι έπαγωγῆς, οι όποιες άναπτύσσονται σέ κάθε σπείρα του.

'Εφαρμογή τού φαινόμενου τής έπαγωγῆς είναι ό **πολλαπλασιαστής**, πού χρησιμοποιείται στά αύτοκίνητα γιά τήν παραγωγή μεγάλων τάσεων, πού χρησιμεύουν γιά νά δημιουργηθούν ήλεκτρικοί σπινθήρες στούς σπινθηριστές (μπουζι). 'Ο πολλαπλασιαστής αποτελείται από δύο πηνία τυλιγμένά έπάνω σέ κοινό πυρήνα (σχ. 8.4δ). Τό ένα πηνίο συνδέεται καί αποσυνδέεται διαδοχικά (μέ τή βοήθεια ένος διακόπτη) μέ τή συστοιχία συσσωρευτών (μπαταρία) τού αύτοκινήτου, πού είναι πηγή συνεχούς ρεύματος μικρής τάσεως (π.χ. 6 V ή 12 V). Στό άλλο πηνίο άναπτύσσεται μεγάλη τάση έξι έπαγωγῆς (σέ κάθε σύνδεση καί αποσύνδεση), γιατί αποτελείται από πάρα πολλές σπείρες. Κάθε φορά πού άναπτύσσεται ύψηλή τάση (μερικές χιλιάδες βόλτ) στά άκρα τού πηνίου, πού συνδέονται μέ τούς σπινθηριστές, δημιουργείται ήλεκτρικός σπινθήρας.

"Αλλή συσκευή, όμοια μέ τή συσκευή τοῦ σχήματος 8.4δ, χρησιμοποιείται γά τό μετασχηματισμό τάσεως όρισμένης τιμῆς σέ τάση ἄλλης τιμῆς καί καλείται **μετα-σχηματιστής** (Κεφάλ. 14). Στήν περίπτωση αὐτή, τό ἐνα πηνίο δέν συνδέεται καὶ ἀποσυνδέεται διαδοχικά ἀπό τήν πηγή, ἀλλά τροφοδοτεῖται χωρίς διακοπές ἀπό μιὰ πηγή, ἡ ὁποία, ὅμως, εἶναι πηγὴ ἐναλλασσόμενου ρεύματος. "Ετσι, τό μαγνητικό πεδίο, πού δημιουργεῖται, αὔξομειώνεται συνεχῶς, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀναπτύσσεται συνεχῶς στό ἄλλο πηνίο τάσης ἐξ ἐπαγωγῆς, πού θά αὔξομειώνεται καὶ αὐτή συνεχῶς (ἐναλλασσόμενη τάση).

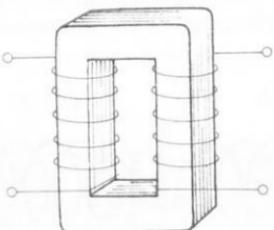

Σχ. 8.4δ.  
Πηνία μέ κοινό πυρήνα.

Μέ τή μεταβολή τοῦ πλήθους τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν ἐνός πεδίου, τάσης ἐξ ἐπαγωγῆς δέν δημιουργεῖται μόνο στίς σπείρες, πού βρίσκονται μέσα στό πεδίο, ἀλλά καὶ στούς σιδερένιους πυρήνες πού βρίσκονται μέσα σ' αὐτό. 'Ο σιδερένιος πυρήνας, ὡς ἀγώγιμο σῶμα, μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὅτι ἀποτελεῖται ἀπό πολλές κλειστές σπείρες, στίς ὁποίες θά κυκλοφορήσουν ρεύματα ἐξ ἐπαγωγῆς. Τά ρεύματα αὐτά καλούνται **δινορρεύματα**, γιατί κυκλοφοροῦν μέσα στή μάζα τοῦ πυρήνα, χωρίς νά ἀκολουθοῦν κανένα καθορισμένο δρόμο. Τά δινορρεύματα, ἐπειδή δέν συναντοῦν μεγάλη ἡλεκτρική ἀντίσταση στήν ἀγώγιμη μάζα τοῦ πυρήνα, εἶναι σημαντικά καὶ ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τή θέρμανση τοῦ σιδερένιου πυρήνα (παράγρ. 15.1).

### 8.5 Αύτεπαγωγή.

Τάσης ἐξ ἐπαγωγῆς σέ ἐνα πηνίο δέν ἀναπτύσσεται μόνο ὅταν οἱ σπείρες του περιβάλλουν τίς μεταβαλλόμενες σέ πλήθος μαγνητικές γραμμές τοῦ πεδίου ἐνός μαγνήτη ἡ ἐνός ἄλλου πηνίου, ἀλλά καὶ ὅταν περιβάλλουν τίς μαγνητικές γραμμές τοῦ πεδίου, πού δημιουργεῖται ἀπό τό ίδιο τό πηνίο, ἃν διέλθει διαμέσου του ἡλεκτρικό ρεύμα. Γιά τό λόγο αὐτό, ἃν συνδέσουμε πηνίο μέ πηγή (συνεχοῦς ρεύματος), τή στιγμή ἀκριβῶς τής συνδέσεως πού οι μαγνητικές γραμμές ἀναπτύσσονται μέ τή διόδο τοῦ ρεύματος, δημιουργεῖται τάσης ἐξ ἐπαγωγῆς, τής ὁποίας ἡ φορά εἶναι ἀντίθετη πρός τή φορά τής τάσεως τής πηγῆς. 'Επειδή ἡ τάση αὐτής ἐξ ἐπαγωγῆς ὄφειλεται στό μαγνητικό πεδίο τοῦ ίδιου τοῦ πηνίου, καλείται ειδικότερα τάσης **ἔξ αύτεπαγωγῆς**. Τή στιγμή τής συνδέσεως μέ τήν πηγή, ἡ τάσης ἐξ αύτεπαγωγῆς εἶναι ίση κατά μέγεθος μέ τήν τάση τής πηγῆς, ὅπότε, ἐπειδή ἔχει ἀντίθετη

φορά, έξουδετερώνει τήν τάση της πηγής και έτσι τό ρεύμα τήν πιώτη στιγμή είναι μηδέν. Αμέσως μετά δύμας ή μεταβολή τοῦ πλήθους τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν τοῦ πεδίου έλαττώνεται μέχρι μηδενισμοῦ, όπότε καὶ ἡ τάση ἐξ αύτεπαγωγῆς ἔλαττώνεται, ἔως διο τοῦ μηδενισμοῦ. Τό ρεῦμα, λοιπόν, αὐξάνεται ἀπό τήν ἀρχική μηδενική τιμή μέχρι τήν τελική μόνιμη τιμή του, πού δίνεται ἀπό τὸν τύπο τοῦ νόμου τοῦ "Ωμ.

"Η τάση ἐξ αύτεπαγωγῆς ἔξαρται ἀπό τὸ μαγνητικὸ πεδίο πού δημιουργεῖται σέ κάθε πηνίο, ὅταν διέρχεται μέσα του ἡλεκτρικό ρεῦμα· τὸ μαγνητικὸ πεδίο ἔξαλλου ἔξαρται ἀπό τὴ μορφή τοῦ πηνίου, δηλαδή ἀπό τὸ ἐάν περιέχει σιδερένιο πυρήνα ἢ οχι κλπ. Κάθε πηνίο λοιπόν ἥ, γενικότερα, κάθε κύκλωμα, χαρακτηρίζεται ἀπό ἕνα μέγεθος, πού καλεῖται **αύτεπαγωγή** καὶ μετρεῖται μὲν μονάδες, πού δύναμίζονται **άνρυ** (ἀπό τὸ ὄνομα τοῦ ἀμερικανοῦ φυσικοῦ Henry).

**"Ενα πηνίο ἔχει αύτεπαγωγή 1 ἄνρυ, ἂν ἀναπτύσσεται σ' αὐτό τάση 1 βόλτ, ὅταν διαρρέεται ἀπό ρεῦμα πού μεταβάλλεται (αὐξάνεται ἢ ἔλαττώνεται) κατά 1 ἀμπέρ ἀνά δευτερόλεπτο.**

"Ως σύμβολο τῆς μονάδας ἄνρυ χρησιμοποιεῖται τό κεφαλαίο λατινικό γράμμα H. Τό φαινόμενο τῆς αύτεπαγωγῆς δέν παρουσιάζεται, βέβαια, μόνο κατά τὴ σύνδεση τοῦ πηνίου μέ τὴν πηγή ἀλλά καὶ κατά τὴν ἀποσύνδεση ἀπό αὐτή. Στὴν τελευταίᾳ αὐτή περίπτωση ἢ ἀναπτυσσόμενη τάση ἐξ αύτεπαγωγῆς ἔχει τὴν ἴδια φορά μέ τὴν τάση τῆς πηγῆς.

## 8.6 Ἐρωτήσεις.

- Πῶς προσδιορίζεται ἡ κατεύθυνση τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου, πού σχηματίζεται γύρω ἀπό ἓνα ρευματοφόρο ἀγωγό;
- Τί δυνάμεις ἀναπτύσσονται μεταξὺ δύο παράλληλων ἀγωγῶν, πού διαρρέονται ἀπό ρεύματα τῆς ἴδιας φορᾶς, καὶ τί δυνάμεις μεταξὺ δύο παράλληλων ἀγωγῶν πού διαρρέονται ἀπό ρεύματα ἀντίθετης φορᾶς;
- Τί είναι τὰ ἀμπερελίγματα;
- Από τί ἀποτελεῖται βασικά ὡς ἡλεκτρομαγνήτης καὶ πῶς κατασκευάζεται στὴν πράξη;
- Ποιός ὁ προορισμός τοῦ σιδερένιου πυρήνα στούς ἡλεκτρομαγνήτες;
- Πῶς προσδιορίζεται ὡς βόρειος καὶ ὡς νότιος πόλος στὸ πηνίο;
- Αναφέρετε τίς κυριότερες ἐφαρμογές τῶν ἡλεκτρομαγνήτων.
- Τί θά συμβεῖ, ἔάν ἀγωγός πού διαρρέεται ἀπό ἡλεκτρικό ρεῦμα τοποθετηθεῖ μέσα σέ μαγνητικὸ πεδίο;
- Ποιός είναι ὡς κανόνας τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ;
- Από τί ἔξαρται ἡ κατεύθυνση τῆς δυνάμεως πού ἀσκεῖται στούς ρευματοφόρους ἀγωγούς, πού διάσκονται μέσα σέ μαγνητικό πεδία;
- Πῶς ἐπιτυχάνεται ἡ συνεχῆς περιστροφή μιᾶς σπείρας, πού διαρρέεται ἀπό ἡλεκτρικό ρεῦμα, μέσα σέ μαγνητικό πεδίο;
- Πῶς είναι δυνατόν νά ἀναπτυχθεῖ σέ ἀγωγό ἡλεκτρικὴ τάση μέ τὴ βοήθεια μαγνητικοῦ πεδίου;
- Ποιός είναι ὡς κανόνας τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ;
- Από τί ἔξαρται τὸ μέγεθος τῆς τάσεως ἐξ ἐπαγωγῆς, πού ἀναπτύσσεται σέ ἓνα πηνίο πού διάσκεται μέσα στὸ μαγνητικὸ πεδίο ἐνός ἀλλου πηνίου;
- Αναφέρετε ἐφαρμογές τοῦ φαινομένου τῆς ἐπαγωγῆς.
- Τί είναι τὰ δινορρεύματα καὶ πότε δημιουργούνται;
- Ποιά ἡ φορά τῆς τάσεως ἐξ αύτεπαγωγῆς;
- Πῶς ὄριζεται ἡ μονάδα ἄνρυ καὶ πῶς συμβολίζεται;

## ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

### ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ


#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

#### ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

9.1 Περιόδος και συχνότητα του έναλλασσόμενου ρεύματος, ήμιτονοειδής μορφή έναλλασσόμενου ρεύματος.

*'Έναλλασσόμενο λέγεται τό ήλεκτρικό ρεύμα, τοῦ όποίου μεταβάλλεται περιοδικῶς ἡ φορά καὶ ἡ ἔνταση.'*

"Αν έχομε δύο πηγές συνεχοῦς ρεύματος και τίς συνδέσομε, δηπως δείχνει τό σχήμα 9.1α, τότε, ἂν ὁ διακόπτης βρίσκεται στή θέση πού ἔχει και στό σχήμα, τό ρεύμα θά κυκλοφορήσει στήν ἀντίσταση R ἀπό τό σημείο A πρός τό σημείο B. Έάν ὁ διακόπτης μετατεθεῖ στήν ἄλλη θέση, πού συνδέει τήν ἄλλη πηγή, τό ρεύμα θά κυκλοφορήσει ἀπό τό σημείο B πρός τό σημείο A. Έάν ὁ διακόπτης μετακινεῖται συνεχῶς και καταλαμβάνει διαδοχικά πότε τήν μιά και πότε τήν ἄλλη θέση, θά δημιουργηθεῖ στήν ἀντίσταση R έναλλασσόμενη ροή ήλεκτρονίων, ἡ όποια ἀποτελεῖ τό έναλλασσόμενο ήλεκτρικό ρεύμα. Τή στιγμή ἀκριβῶς πού ὁ διακόπτης συνδέει τό κύκλωμα τοῦ σχήματος 9.1α μέ τή μιά πηγή, ἀρχίζει ἡ κίνηση τῶν ήλεκτρονίων πρός τή μιά κατεύθυνση (π.χ. ἀπό τό σημείο A πρός τό σημείο B): τή στιγμή πού ὁ διακόπτης ἀποσυνδέει τήν πηγή, σταματᾶ ἡ κίνηση αὐτή, ὅπότε λέμε ὅτι τό έναλλασσόμενο ρεύμα ἔχει κάνει μιά **θετική ἐναλλαγή** ἢ **θετική ἡμιπερίοδο**.

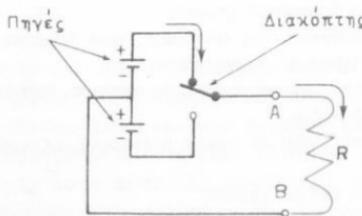


Σχ. 9.1α.  
Διάταξη παραγωγῆς έναλλασσόμενου ρεύματος.

Μόλις ὁ διακόπτης λάβει τήν ἄλλη θέση και συνδέσει τήν ἀντίσταση μέ τήν ἄλλη πηγή, ἀρχίζει ἡ κίνηση τῶν ήλεκτρονίων ἀπό τό σημείο B πρός τό A. Ή κίνηση

αύτή σταματά, όταν ό διακοπής άποσυνδέσει τήν πηγή αύτή για νά καταλάβει πάλι τήν προηγούμενη θέση. Τότε λέμε ότι τό έναλλασσόμενο ρεῦμα έχει κάνει μιά **άρνητική έναλλαγή ή άρνητική ήμιπερίοδο**.

Δύο διαδοχικές έναλλαγές (μιά θετική και μιά άρνητική) άποτελούν μιά **περίοδο**. Ό χρόνος, πού παρέρχεται γιά νά πραγματοποιηθεί μιά πλήρης περίοδος, καλείται **διάρκεια τής περιόδου**, συμβολίζεται μέ τό κεφαλαίο γράμμα  $T$  και μετριέται σέ δευτερόλεπτα. "Αν παραστήσουμε γραφικά τή μεταβολή τής έντάσεως τού ρεύματος μέ τό χρόνο, θά έχομε τό σχήμα 9.1β. Στό σχήμα αύτό κάθε ήμιπερίοδος διαρκεί 0,01 τού δευτερολέπτου, όπότε ή περίοδος διαρκεί 0,02 τού δευτερολέπτου.

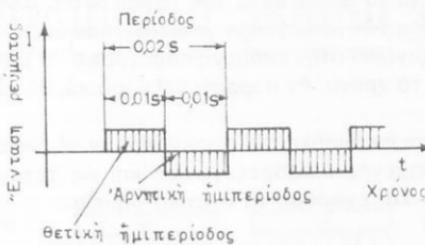

Σχ. 9.1β.

'Έναλλασσόμενο ρεῦμα.

Τό πλήθος τών περιόδων, πού πραγματοποιεί τό έναλλασσόμενο ρεῦμα κατά τή διάρκεια ένός δευτερολέπτου, καλείται **συχνότητα** τού έναλλασσόμενου ρεύματος, συμβολίζεται μέ τό λατινικό γράμμα  $f$  και μετριέται σέ μονάδες **χέρτς** (άπό τό όνομα τού γερμανού φυσικού Hertz) μέ σύμβολο τό Hz.

'Η συχνότητα τού έναλλασσόμενου ρεύματος είναι 1 Hz, όταν ή περίοδός του διαρκεί 1 s.

'Ισοδύναμη μέ τήν μονάδα Hz είναι καί ή έκφραση, πού χρησιμοποιείται πολλές Φορές άντι τού Hz, **περίοδοι άνα δευτερόλεπτο ή κύκλοι άνα δευτερόλεπτο** και έχει ως σύμβολο τό c/s ή c.p.s.

'Η συχνότητα στήν περίπτωση τού σχήματος 9.1β βρίσκεται ἀν διαιρέσουμε τό 1 s μέ τή διάρκεια τής περιόδου, πού είναι 0,02 s, και είναι ίση πρός  $1/0,02 = 100/2 = 50$  Hz ή 50 περιόδους άνα δευτερόλεπτο. Είναι, δηλαδή, πάντοτε:

$$f = \frac{1}{T}$$

'Η συχνότητα τού βιομηχανικού ρεύματος (**βιομηχανική συχνότητα**), πού χρησιμοποιείται γιά φωτισμό καί κίνηση, είναι στήν Εύρωπη γενικά ίση πρός 50 Hz, ένω στήν 'Αμερική είναι 60 Hz.

Στούς ήλεκτρικούς σιδηρόδρομους χρησιμοποιείται ή συχνότητα 16 2/3 Hz, ένω στήν τηλεφωνία χρησιμοποιούνται έναλλασσόμενα ρεύματα συχνότητας 300 Hz ώς 3400 Hz. Τέλος, στή ραδιοφωνία καί τηλεόραση χρησιμοποιούνται πολύ μεγαλύτερες συχνότητες, πού για νά παρασταθούν μέ άριθμούς συνήθους μεγέθους

καθιερώθηκαν τά παρακάτω πολλαπλάσια τῆς μονάδας Hz:

α) Τό **κιλοχέρτς**, ίσο πρός 1000 Hz και συμβολίζεται kHz.

β) Τό **μεγαχέρτς**, ίσο πρός 1000 kHz και συμβολίζεται MHz.

Άναλογα μέ τόν τρόπο, πού μεταβάλλεται ή ένταση τοῦ έναλλασσόμενου ρεύματος κατά τή διάρκεια τῆς περιόδου, προκύπτουν οἱ διάφορες μορφές του, πού παριστάνονται γραφικά μέ διάφορες καμπύλες.

Τά έναλλασσόμενα ρεύματα, πού χρησιμοποιούνται στήν πράξη, έχουν όλα **ήμιτονοειδή μορφή** (κατά μεγάλη προσέγγιση).

"Αν μέσα σ' ἔνα όμοιόμορφο μαγνητικό πεδίο περιστραφεῖ μέ σταθερή ταχύτητα άγωγιμη σπείρα, ή τάσης ἐξ ἐπαγωγῆς, πού θά άναπτυχθεῖ στή σπείρα αὐτή, θά, είναι έναλλασσόμενη και θά ἔχει ήμιτονοειδή μορφή." Ή τάσης ἐξ ἐπαγωγῆς, δηλαδή, δέν άλλαζει μόνο φορά κατά τήν περιστροφή, ἀλλά και μέγεθος, γιατί μεταβάλλεται τό πλήθος τῶν μαγνητικῶν γραμμῶν, πού ἀποκόπτει ἡ περιστρεφόμενη σπείρα, ὥπως θά ἔξηγηθεῖ στήν ἐπόμενη παράγραφο. "Η μεταβολή τοῦ μεγέθους τῆς τάσεως αὐτῆς μέ τό χρόνο, ἄν παρασταθεῖ γραφικά, θά μᾶς δώσει ήμιτονοειδή καμπύλη" (σχ. 9.1γ)

"Ημιτονοειδής είναι ή καμπύλη πού προκύπτει, ἄν σέ ἔνα σύστημα συντεταγμένων πάρομε ώς τετμημένες διάφορες γωνίες και ώς τεταγμένες τίς τιμές τῶν ἀντίστοιχων ήμιτόνων και ἐνώσομε τά σχετικά σημεῖα.

## 9.2 Μέγιστη τιμή και ένδεικνύμενη τιμή έναλλασσόμενου ρεύματος.


"Η ήμιτονοειδής τάση, ή τό ήμιτονοειδές ρεῦμα, ὥπως φάίνεται ἀπό τό σχῆμα 9.1γ, παρουσιάζει, κατά τή διάρκεια μιᾶς περιόδου, μιά **μέγιστη θετική τιμή**, μά **μέγιστη ἀρνητική τιμή** ἵση κατά μέγεθος μέ τή μέγιστη θετική τιμή, και διάφορες ἄλλες **στιγμιαίες** τιμές. Κάθε στιγμαία τιμή θά είναι ἵση μέ:

U . ημα

ὅπου: U είναι ή μέγιστη τιμή και α ή ἀντίστοιχη γωνία στροφῆς.

Πραγματικά, ἄν ή σπείρα τοῦ σχήματος 9.1γ περιστραφεῖ μέ σταθερή ταχύτητα, ὥπως δείχνει τό σχῆμα αὐτό, στήν ἀρχή οἱ ἀγωγοί της κ και λ θά κινηθοῦν μέ κατεύθυνση παράλληλη πρός τίς μαγνητικές γραμμές, ὥποτε ή τάσης ἐξ ἐπαγωγῆς πού θά άναπτυχθεῖ θά είναι μηδενική. Ἀμέσως μετά ὅμως ή κατεύθυνση κινήσεως θά λάβει πλάγια θέση ώς πρός τίς μαγνητικές γραμμές, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀρχίσει νά άναπτύσσεται ὀλοένα μεγαλύτερη τάσης ἐξ ἐπαγωγῆς, μέχρι πού ή κατεύθυνση κινήσεως τῶν ἀγωγῶν νά γίνει κάθετη πρός τίς μαγνητικές γραμμές και ή τάσης ἐξ ἐπαγωγῆς νά λάβει τή μέγιστη τιμή της. Κατόπιν ή τάσης ἀρχίζει νά ἐλαττώνεται βαθμαία (ή κατεύθυνση τής κινήσεως γίνεται πάλι πλάγια ώς πρός τίς μαγνητικές γραμμές), μέχρι πού νά μηδενισθεῖ, ὅταν πάλι ή κατεύθυνση κινήσεως τῶν ἀγωγῶν γίνει παράλληλη πρός τίς μαγνητικές γραμμές. Τότε ή σπείρα θά ἔχει περιστραφεῖ κατά γωνία 180°.

Μετά, καθώς συνεχίζεται ή περιστροφή, ή τάσης ἐξ ἐπαγωγῆς, πού άναπτύσσεται στή σπείρα, μεταβάλλεται δημοσίευτα πρώς και πρίν. Τώρα ὅμως ἀλλάζει ή φορά τής τάσεως αὐτῆς, ὥπως εύκολα συνάγεται ἀπό τή θέση πού έχουν οἱ ἀγωγοί τής σπείρας. Τίς ίδιες μεταβολές, βέβαια, θά παρατηρήσομε και στό ρεῦμα πού θά κυκλοφορήσει

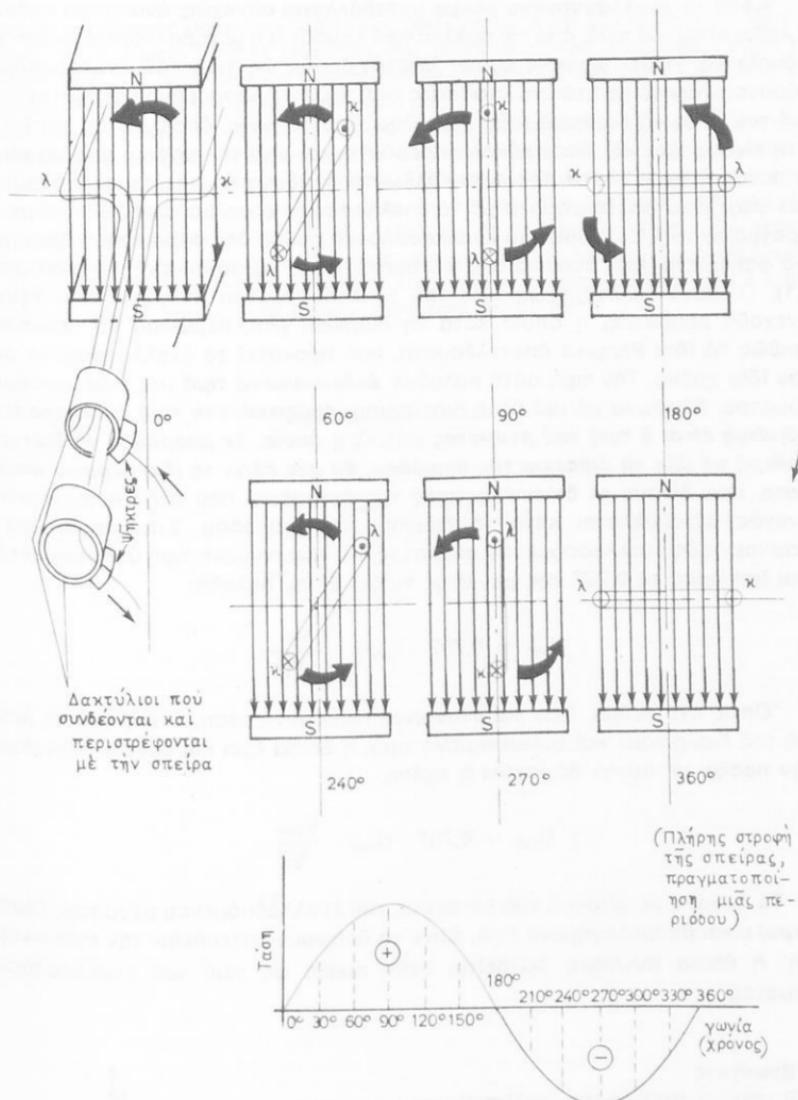

Σχ. 9.1γ.

Παραγωγή έναλλασσόμενου ήμιτονοειδούς ρεύματος.

μέσα ἀπό τούς ἀγωγούς τῆς σπείρας, ἔάν κλείσει τό κύκλωμά της μέ ήλεκτρική κατανάλωση.

Ἄφοῦ τό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα μεταβάλλεται συνεχῶς, ἀνακύπτει πρόβλημα νά καθορισθεῖ μιά τιμή, ἀπό τίς πολλές πού λαμβάνει ἡ μεταβαλλόμενη ἔντασή του, ἡ ὁποία νά ισχύει γενικῶς στούς ύπολογισμούς ὡς τιμή τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος. Λογικό θά ἦταν νά ληφθεῖ ὡς τιμή τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος ἡ **μέση τιμή** του κατά τή διάρκεια μιᾶς περιόδου. Τοῦτο, ὅμως, ἀποκλείεται, γιατί ἡ τιμή αὐτή είναι μηδενική, ὅπως εύκολα προκύπτει καὶ ἀπό τή γραφική παράσταση τοῦ σχήματος 9.1γ' σ' αὐτό ὄφειλεται ἄλλωστε ἡ ἀδυναμία νά δημιουργηθοῦν π.χ. ἡλεκτροχημικά ἀποτελέσματα μέ τό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα, ὅπως θά δοῦμε στήν παράγραφο 16.1 'Ἐνώ ὅμως τό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα δέν παρουσιάζει ἡλεκτροχημικά φαινόμενα, ἔχει θερμικά ἀποτελέσματα, ὅπως καὶ τό συνεχές ρεῦμα (παράγρ. 15.1). Γ' αὐτό ἐκλέγομε ὡς τιμή τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος τήν τιμή τοῦ συνεχοῦς ρεύματος, ἡ ὁποία κατά τή διάρκεια μιᾶς περιόδου θά προκαλοῦσε ἀκριβῶς τά ίδια θερμικά ἀποτελέσματα, πού προκαλεῖ τό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα στόν ίδιο χρόνο. Τήν τιμή αὐτή καλοῦμε **ἐνδεικνύμενη τιμή** τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος. Σύμφωνα μέ μιά ἄλλη διατύπωση, **ἐνδεικνύμενη τιμή** **ἐναλλασσόμενου ρεύματος** **είναι** ἡ τιμή τοῦ ρεύματος αὐτοῦ, ἡ ὁποία, ἂν μποροῦσε νά διατηρηθεῖ σταθερή σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς περιόδου, θά μᾶς ἔδινε τά ίδια θερμικά ἀποτελέσματα, πού δίνουν οι διάφορες τιμές τῆς ἐντάσεως, πού στήν πραγματικότητα συνεχῶς μεταβάλλεται κατά τή διάρκεια τῆς περιόδου. Στήν περίπτωση τοῦ ἡμιτονοειδοῦς ἐναλλασσόμενου ρεύματος, ἡ ἐνδεικνύμενη τιμή ἀποδεικνύεται ὅτι είναι ίση πρός τά 0,707 τῆς μέγιστης τιμῆς. Είναι, δηλαδή:

$$I_{\text{ενδ}} = 0,707 \cdot I_{\mu\text{εγ}} = \frac{I_{\mu\text{εγ}}}{\sqrt{2}}$$

"Οπως στό ρεῦμα, ἔτσι καὶ στήν ἐναλλασσόμενη τάση, ἔκτός ἀπό τή μέγιστη τιμή της διακρίνομε καὶ ἐνδεικνύμενη τιμή, ἡ ὁποία ἔχει καὶ μεγαλύτερη σημασία στήν πράξη· γι' αὐτήν θά ισχύει ἡ σχέση:

$$U_{\text{ενδ}} = 0,707 \cdot U_{\mu\text{εγ}} = \frac{U_{\mu\text{εγ}}}{\sqrt{2}}$$

Τά ὅργανα μετρήσεως τῆς ἐντάσεως τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος (**ἀμπερόμετρα**) είναι βαθμολογημένα ἔτσι, ώστε νά δείχνουν κατευθείαν τήν ἐνδεικνύμενη τιμή, ἡ ὁποία συνήθως θεωρεῖται στήν πράξη ὡς τιμή τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος.

### 9.3 Ἐρωτήσεις.

1. Τί καλοῦμε περίοδο τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος;
2. Τί καλοῦμε συχνότητα τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος;
3. Ποιά ἡ μονάδα μετρήσεως τῆς συχνότητας καὶ ποιά ἡ βιομηχανική συχνότητα;
4. Πότε τό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα λέμε ὅτι ἔχει ἡμιτονοειδή μορφή;
5. Ποιές οι χαρακτηριστικές τιμές τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος;
6. Ποιά τιμή παίρνομε, συνήθως, ὡς τιμή τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος καὶ ποιά ἡ σχέση τῆς τιμῆς αὐτῆς μέ τή μέγιστη τιμή;

7. Ποιά τιμή της έναλλασσομενης τάσεως ένδιαφέρει περισσότερο στήν πράξη;
8. Πόση είναι ή συχνότητα έναλλασσόμενου ρεύματος, τού όποιου ή ήμιπεριόδος διαρκεί 0,03 s;
9. Μέσα σε όμοιόμορφο μαγνητικό πεδίο περιστρέφεται μέ σταθερή ταχύτητα μιά άγωγιμη σπείρα. "Αν ή μέγιστη τάση έξ έπαγωγής, πού άναπτύσσεται σε μία πλήρη στροφή της σπείρας, είναι 5 V, πόση θά είναι ή τάση σταν τό έπιπεδο της σπείρας σχηματίζει μέ τήν κατεύθυνση τών μαγνητικών γραμμών γωνία  $40^\circ$ ;
10. Ή σπείρα της προηγούμενης άσκήσεως συνδέεται μέ μία κατανάλωση και μετρούμε, μέ τή βοήθεια άμπερομέτρου, τήν ένταση πού θά κυκλοφορήσει στό κύκλωμα. Ή άνάγνωση τού όργάνου δίνει τιμή έντάσεως ίση μέ 30 mA. Σέ ποιά γωνία τού έπιπεδου της σπείρας ώς πρός τήν κατεύθυνση τών μαγνητικών γραμμών άντιστοχεί ή άνάγνωση τού όργάνου;
11. "Αν σέ μιά όρισμένη χρονική στιγμή, πού λαβαίνομε ώς έφετηρία μετρήσεως τών χρόνων (χρόνος  $t=0$ ), ή στιγμαία τιμή έναλλασσόμενης ήμιτονοειδούς τάσεως είναι 0, νά εύρεθει σέ πόσο χρόνο μετά από τή στιγμή αύτή θά λάβει ή τάση στιγμαία τιμή ίση πρός 8 V, άν ή ένδεικνυμενη τιμή της είναι 12 V και ή συχνότητά της 50 Hz.
-


## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

### ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

#### 10.1 Κύκλωμα μέ ώμική κατανάλωση.

"Αν δύο έναλλασσόμενα μεγέθη (π.χ. δύο έναλλασσόμενες τάσεις ή έντάσεις ή μά έναλλασσόμενη τάση και μιά έναλλασσόμενη ένταση) μέ τήν ίδια συχνότητα παρουσιάζουν τήν ίδια στιγμή τή μέγιστη τιμή τους και τήν ίδια στιγμή τήν τιμή μηδέν (σχ. 10.1α), τότε λέμε ότι τά μεγέθη αύτά **βρίσκονται σέ φάση**.

"Αν δύο έναλλασσόμενα μεγέθη μέ τήν ίδια συχνότητα παρουσιάζουν τή μέγιστη τιμή τους σέ διαφορετικό χρόνο και τή μηδενική τιμή τους έπισης σέ διαφορετικό χρόνο (σχ. 10.1β), αν έχουν δηλαδή χρονική διαφορά, τότε λέμε ότι τά δύο αύτά μεγέθη παρουσιάζουν **φασική άποκλιση**. Ή χρονική αύτή διαφορά μεταξύ τών δύο μεγεθών, πού όνομάσαμε **φασική άποκλιση** μετριέται μέ τή γωνία, κατά τήν όποια διαφέρει τό σα μεγεθος άπό τό άλλο (*γωνία φασικής άποκλισεως*). Έκτός από τή γωνία φασικής άποκλισεως δύμως πρέπει νά γνωρίζομε και ποιό άπό τά δύο μεγέθη **προπορεύεται** άπό τό άλλο ή ποιό **έπιπορεύεται** (καθυστερεῖ) ώς πρός τό άλλο.

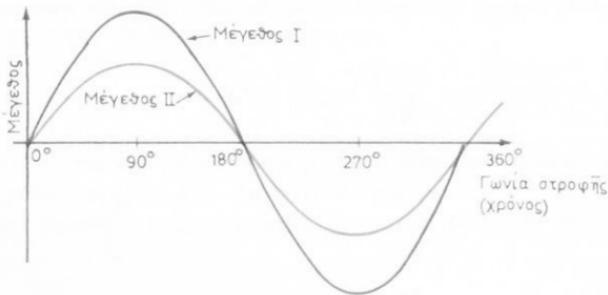


Σχ. 10.1α.  
Ηλεκτρικά μεγέθη σέ φάση.

**Κύκλωμα έναλλασσόμενου ρεύματος καλείται τό κύκλωμα, τοῦ όποιου ή πηγή είναι έναλλασσόμενο ρεύματος.** "Αν στό κύκλωμα αύτό ή κατανάλωση δέν παρουσιάσει ούτε χωρητικότητα ούτε αύτεπαγωγή, λέμε ότι έχει καθαρή **ώμικη άντισταση**. Και τό λέμε αύτό, γιατί τό ρεύμα, πού θά διέλθει άπό τήν κατανάλωση

αύτή, όταν κλείσει τό κύκλωμα, είναι αύτό πού ύπολογίζεται από τό νόμο τοῦ "Ωμ": είναι δηλαδή ίσο πρός τό ρεῦμα πού θά κυκλοφοροῦσε μέσα από τήν κατανάλωση αύτή, έάν ήταν συνδεμένη σέ κύκλωμα συνεχοῦς ρεύματος, μέ πηγή πού νά είχε τήν ίδια τάση. Καταναλώσεις μέ ώμική άντίσταση είναι, π.χ. οί λαμπτήρες πυρακτώσεως, οί ήλεκτρικές θερμάστρες, τά ήλεκτρικά μαγειρεία, οί ήλεκτρικές **άντιστάσεις** μέ στρώμα άνθρακα.

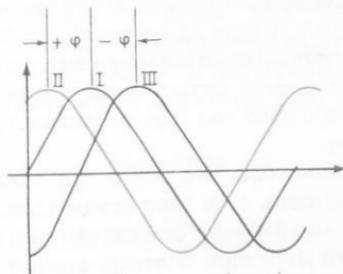
Σέ κύκλωμα έναλλασσόμενου ρεύματος μέ κατανάλωση από ώμική άντίσταση, ή τάση καί ή ένταση τοῦ ρεύματος πού κυκλοφορεῖ βρίσκονται σέ φάση (σχ. 10.1γ).



$\varphi$  = γωνία φασικής άποκλίσεως  
Τό ΙΙ προπορεύεται τοῦ Ι  
Τό ΙΙΙ έπιπορεύεται τοῦ Ι

Σχ. 10.1β.

Ήλεκτρικά μεγέθη σέ φασική άπόκλιση.

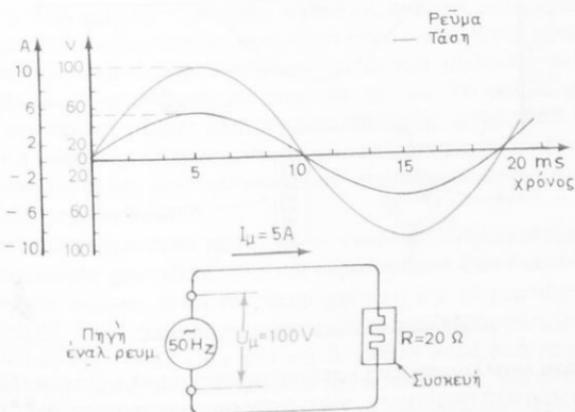


Σχ. 10.1γ.

Κύκλωμα ώμικής άντιστάσεως.

## 10.2 Κύκλωμα μέ επαγωγική κατανάλωση.

Σέ κύκλωμα συνεχούς ρεύματος μέ καταναλωση, πού παρουσιάζει αύτεπαγωγή (π.χ. πηνίο) και πολύ μικρή ώμικη άντισταση, ώστε νά μποροῦμε νά τήν άγνοήσομε, τό ρεῦμα πού θά κυκλοφορήσει θά έχει πολύ μεγάλη τιμή, σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ "Ωμ· τήν πρώτη στιγμή, δημως, μετά τό κλείσιμο τοῦ κυκλώματος, θά έχει μικρή τιμή (παράγρ. 8.5). Σέ κύκλωμα έναλλασσόμενου ρεύματος, δημως, ή ίδια, δημως και προηγούμενα κατανάλωση (**έπαγωγική κατανάλωση**), θά έχει ως άποτέλεσμα τήν κυκλοφορία μικρότερου άπό πρίν ρεύματος. Τούτο συμβαίνει, γιατί ή μεταβολή τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου, πού παρατηρείται στό κύκλωμα συνεχούς ρεύματος μόνο στήν άρχη, συνεχίζεται στό έναλλασσόμενο ρεῦμα όλο τό χρονικό διάστημα πού διαρκεῖ ή διέλευση τοῦ ρεύματος και ή τάση έξ αύτεπαγωγής άντιτίθεται συνεχῶς στήν τάση τῆς πηγής. "Ετοι, ή έπαγωγική κατανάλωση έμφανιζεται στό έναλλασσόμενο ρεῦμα, σάν νά έχει μιά πρόσθετη άντισταση μέ κατάλληλο μέγεθος, ώστε, ιαν χρησιμοποιήσομε και έδω τόν τύπο τοῦ "Ωμ, νά πάρομε τό ρεῦμα πού κυκλοφορεῖ μέσα άπό τήν κατανάλωση.

"Η άντισταση πού παρουσιάζει ένα πηνίο στή δίοδο τοῦ έναλλασσόμενου ρεύματος (έπαγωγική άντισταση), είναι τόσο μεγαλύτερη, δησο μεγαλύτερη είναι ή συχνότητα τοῦ ρεύματος, και, βεβαίως, δησο μεγαλύτερη είναι ή αύτεπαγωγή του. "Ετοι πηνίο μέ μικρή ώμικη άντισταση άποτελεί φραγμό γιά τά ρεύματα ύψηλής συχνότητας (**ύψισυχνα ρεύματα**), ένω γιά τά χαμηλής συχνότητας ρεύματα παρουσιάζει μικρή άντισταση.

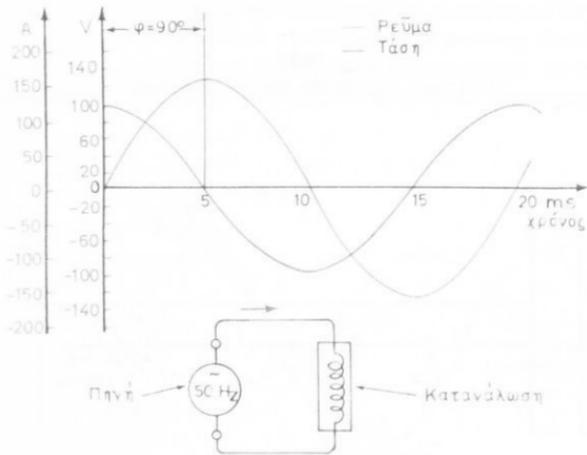


Σχ. 10.2.

Κύκλωμα έπαγωγικής άντιστάσεως.

Στά κυκλώματα έναλλασσόμενου ρεύματος, πού περιλαμβάνουν μόνο έπαγωγική άντισταση (θεωρητική περίπτωση, γιατί στήν πραγματικότητα δλες οι καταναλώσεις παρουσιάζουν και κάποια ώμικη άντισταση), ή τάση και ή ένταση δέν βρίσκονται σέ φάση, άλλα παρουσιάζουν φασική άπόκλιση  $90^\circ$  και τό ρεῦμα έπιπορεύεται ως πρός τήν τάση (σχ. 10.2).

### 10.3 Κύκλωμα μέ χωρητική κατανάλωση.

"Αν συνδέσουμε έναν πυκνωτή σέ κύκλωμα συνεχούς ρεύματος (σχ. 10.3α), τότε στόν όπλισμό του, πού συνδέεται μέ τό θετικό πόλο τής πηγής, θά έμφανισθούν θετικά ήλεκτρικά φορτία καί στόν άλλο όπλισμό θά έμφανισθούν άρνητικά ήλεκτρικά φορτία. Δηλαδή ή ήλεκτρεγερτική δύναμη τής πηγής έξαναγκάζει τά έλευθερα ήλεκτρόνια τού ένος όπλισμού νά μετακινηθοῦν μέσα από τήν πηγή πρός τόν άλλο όπλισμό. Ή ροή αυτή τών ήλεκτρονίων (ήλεκτρικό ρεύμα) είναι στιγματιά, δηλαδή διαρκεῖ τόσο μόνο, όσος χρόνος άπαιτείται γιά νά συσσωρευθεί στούς όπλισμούς τού πυκνωτή φορτίο τόσο, ώστε μεταξύ τών όπλισμών του νά έπικρατήσει τάση πρός τήν ήλεκτρεγερτική δύναμη τής πηγής. Τότε λέμε ότι ο **πυκνωτής έχει φορτισθεί**. Πραγματικά, ή υπαρξη ήλεκτρικής τάσεως μεταξύ τών όπλισμών τού πυκνωτή άποτελεί αίτια μετακινήσεως τών θετικών φορτίων από τόν έναν όπλισμό στόν άλλο (έκφορτιση τού πυκνωτή)· ή μετακίνηση δημιουργίας αυτή δέν μπορεί νά γίνει

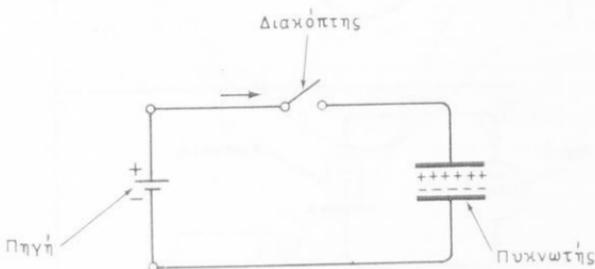


Σχ. 10.3α.  
Κύκλωμα μέ πυκνωτή.

διαμέσου τού πυκνωτή, έπειδή τό κύκλωμα διακόπτεται από τό διηλεκτρικό καί γι' αυτό τείνει νά γίνει διαμέσου τής πηγής. Βλέπομε, δηλαδή, ότι ή τάση τού πυκνωτή άντιτίθεται στήν ήλεκτρεγερτική δύναμη τής πηγής, όπότε, όταν έξισωθεί μέ αυτήν, ή μία τάση έξουδετερώνει τήν άλλη καί τό ρεύμα μηδενίζεται. Ο πυκνωτής άποτελεί, έπομένως, διακοπή γιά τό συνεχές ρεύμα. Τό ρεύμα φορτίσεως τού πυκνωτή από τήν πρώτη στιγμή έλαττώνεται συνεχώς, μέχρι πού νά μηδενισθεί, όταν τελειώσει η φόρτιση τού πυκνωτή. Ο πυκνωτής παραμένει τότε φορτισμένος, έστω καί ἄν άποσυνδεθεί από τό κύκλωμα, καί έκφορτίζεται όταν συνδέσουμε άγγιγμα τούς όπλισμούς του.

"Αν, τώρα, συνδέσουμε έναν πυκνωτή σέ κύκλωμα έναλλασσόμενου ρεύματος (σχ. 10.3β), ό πυκνωτής φορτίζεται όλο καί περισσότερο, όσο διαρκεῖ ή αύξηση τής τάσεως τής πηγής (πρώτο τέταρτο τής περιόδου) καί έκφορτίζεται, όσο χρόνο διαρκεῖ ή έλαττωση τής τάσεως τής πηγής (δεύτερο τέταρτο τής περιόδου). Τό ρεύμα έκφορτίσεως έχει, όπως είναι φυσικό, άντιθετη φορά από τό ρεύμα φορτίσεως. "Εται ο πυκνωτής δέν άποτελεί διακοπή τού κυκλώματος γιά τό έναλλασσόμενο ρεύμα, τό όποιο ρέει κανονικά καί είναι τόσο μεγαλύτερο, όσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα τού πυκνωτή καί όσο μεγαλύτερη είναι ή συχνότητα τού ρεύματος. Ο πυκνωτής άποτελεί, έπομένως, γιά τό έναλλασσόμενο ρεύμα μά κατανάλωση, ή όποια μπορεί νά θεωρηθεί ότι παρουσιάζει άντισταση στή δίοδο τού ρεύματος· ή

άντίσταση αυτή μᾶς έπιτρέπει να χρησιμοποιούμε και στήν περίπτωση που μᾶς άπασχολεί τόν τύπο τοῦ "Ωμ.

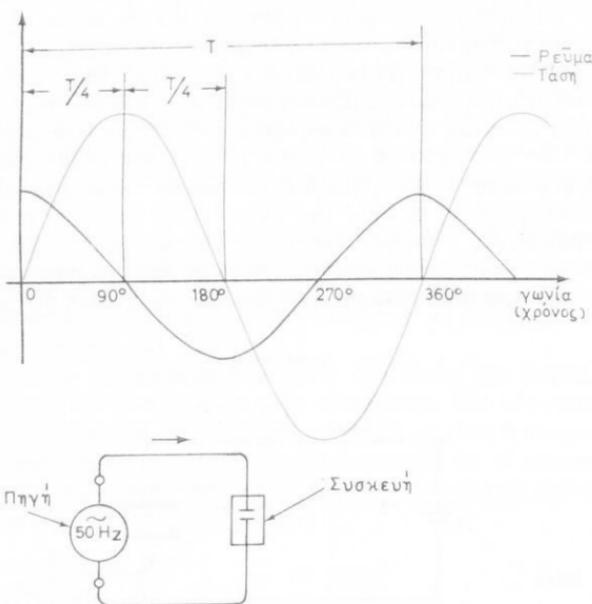

Σχ. 10.3β.

Κύκλωμα με χωρητική άντισταση.


Η **χωρητική άντισταση**, ή όποια είναι τόσο μεγαλύτερη, όπως είπαμε, δύο μικρότερη είναι ή συχνότητα τοῦ ρεύματος, άποτελεί φραγμό γιά τά ρεύματα χαμηλής συχνότητας (τό συνεχές ρεῦμα, πού είναι ρεῦμα με μηδενική συχνότητα, διακόπτεται τελείως), ένω άφήνει τά ρεύματα ύψηλής συχνότητας νά ρέουν με εύκολιά.

Στά κυκλώματα έναλλασσόμενου ρεύματος, πού περιλαμβάνουν μόνο χωρητική άντισταση (χωρητική κατανάλωση), ή ένταση παρουσιάζει φασική άποκλιση  $90^\circ$  ώς πρός τήν τάση, όπως και στήν περίπτωση τής έπαγωγικής άντιστάσεως, άλλα τό ρεῦμα προπορεύεται άπό τήν τάση (σχ. 10.3β).

#### 10.4 Κύκλωμα με σύνθετη κατανάλωση.

Σέ είνα κύκλωμα έναλλασσόμενου ρεύματος είναι δυνατόν νά ύπαρχουν ταυτόχρονα περισσότερες άπό μιᾶς μορφής καταναλώσεις συνδεσμολογημένες με όποιοδήποτε τρόπο (συνδεσμολογία σειράς, παράλληλη, μικτή): μπορεῖ νά ύπαρχουν άκόμα συνδεσμολογημένες σύνθετες καταναλώσεις, πού παρουσιάζουν έκτος άπό τήν ώμικη άντισταση και έπαγωγική ή χωρητική άντισταση. Στό έναλλασσόμενο

ρεύμα, ή σύνθετη κατανάλωση παρουσιάζει τή λεγόμενη **σύνθετη άντισταση**. Στίς περιπτώσεις αύτές οι μεταβολές της τάσεως με τό χρόνο δέν συμβαδίζουν γενικά μέ τίς μεταβολές της έντασεως· ή ένταση είναι δυνατόν να καθυστερεῖ ώς πρός τήν τάση ή νά προηγείται από αύτήν περισσότερο η λιγότερο, πράγμα που καθορίζεται από τό είδος της άντιστασεως πού ύπερισχύει, καθώς και από τό μέγεθός της (σχ. 10.4). "Αν οι χωρητικές και έπαγωγικές άντιστασεις άλληλοεξουδετερώνονται, ή τάση και ή ένταση βρίσκονται σέ φάση. "Αν δημιως μετά τή σύνθεση δλων τών άντιστασεων τού κυκλώματος παραμείνει έπαγωγική ή χωρητική άντισταση μέ κάποια ώμική άντισταση, θά παρατηρηθεῖ μιά ένδιαμεση γωνία φασικής αποκλίσεως μεταξύ  $0^\circ$  και  $90^\circ$ .

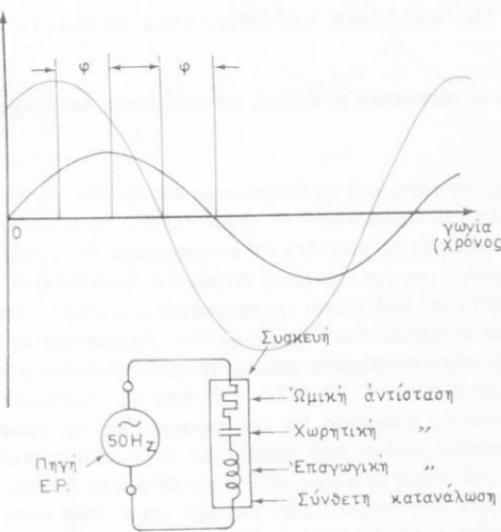

Σχ. 10.4.  
Κύκλωμα μέ σύνθετη άντισταση.

### 10.5 Έρωτήσεις.

- Πότε λέμε ότι μιά κατανάλωση έχει μόνο ώμική άντισταση;
- Από τί έχαρτάται ή έπαγωγική άντισταση, πού παρουσιάζει στό έναλλασσόμενο ρεύμα ένα πηνίο;
- Τί θά συμβεί αν σέ κύκλωμα συνεχούς ρεύματος παρεμβάλλομε έναν πυκνωτή;
- Σέ ποιά περίπτωση ή έναλλασσόμενη τάση βρίσκεται σέ φάση μέ τό ρεύμα πού προκαλεῖ; Πότε παρουσιάζεται φασική απόκλιση  $90^\circ$ ;
- Σέ ένα κύκλωμα έναλλασσόμενου ρεύματος μέ σύνθετη κατανάλωση, πότε τό ρεύμα πού κυκλοφορεῖ προπορεύεται από τήν έφαρμοζόμενη τάση και πότε έπιπορεύεται ώς πρός αύτήν;
- Μέσα από ήλεκτρικό άγωγό, ό όποιος από ένα σημείο και έπειτα διακλαδίζεται σέ δύο παράλληλους κλάδους, διέρχονται ταυτόχρονα δύο έναλλασσόμενα ρεύματα, ένα ύψηλης συχνότητας και ένα χαμηλής συχνότητας. Πώς μπορούμε νά έπιπορεύομε, ώστε όλόκληρο σχεδόν τό ρεύμα ύψηλης συχνότητας νά διέρχεται από τόν ένα κλάδο, ένω όλόκληρο τό ρεύμα χαμηλής συχνότητας νά διέρχεται από τόν άλλο κλάδο;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

### ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ


#### 11.1 Μονοφασικά και τριφασικά ρεύματα, μονοφασικές και τριφασικές καταναλώσεις.

Ή έναλλασσόμενη τάση και τό αντίστοιχο έναλλασσόμενο ρεῦμα, πού παράγονται μέ τή διάταξη τοῦ σχήματος 9.1γ, ὅπως καὶ ὅλα τά έναλλασσόμενα ρεύματα πού μελετήσαμε μέχρι τώρα, όνομάζονται **μονοφασικά**. Στήν πράξη ὅμως οι πηγές έναλλασσόμενου ρεύματος (γεννήτριες) παράγουν ταυτόχρονα τρία μονοφασικά ρεύματα. Τά ρεύματα αύτά καλούνται **τριφασικά** καὶ ἀποτελοῦν, ὅπως θά ἐξηγήσουμε παρακάτω, σύστημα έναλλασσόμενων ρευμάτων (**τριφασικό σύστημα**), τό όποιο παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σέ σχέση μέ τό ἀπλό μονοφασικό ρεῦμα. Σπανιότερα χρησιμοποιοῦνται καὶ ἄλλα πολυφασικά συστήματα ἐκτός ἀπό τό τριφασικό, ὅπως είναι τό **διφασικό**, τό **τετραφασικό** καὶ τό **έξαφασικό**.


"Αν στό μαγνητικό πεδίο τοῦ σχήματος 9.1γ περιστρέψουμε μέ σταθερή ταχύτητα, ἀντί γιά μιά, τρεῖς σπείρες, πού είναι ἀπόλυτα ὅμοιες καὶ στερεωμένες (σχ. 11.1α) ἔτοι, ὥστε νά σχηματίζουν μεταξύ τους, ἀνά δύο, γωνίες  $120^\circ$ , θά παραχθοῦν ἀντίστοιχα τρεῖς ἵσες ἡμιτονοειδεῖς τάσεις ἐξ ἐπαγωγῆς. Οἱ τάσεις αύτές θά λαμβάνουν τή μέγιστη θετική τιμή τους διαδοχικά ἡ μία μετά τήν ἄλλη μέ χρονική διαφορά  $1/3$  τῆς περιόδου. "Αν συνδέσουμε τά ἄκρα τῶν τριῶν σπειρῶν μέ τή βοήθεια δακτυλίων καὶ ψηκτρῶν σέ τρεῖς ἀπόλυτα ὅμοιες καταναλώσεις  $Z_1, Z_2, Z_3$  (σχ. 11.1α), θά κυκλοφορήσουν τρία ἵσα ρεύματα, πού θά παρουσιάζουν καὶ αύτά μεταξύ τους ἀνά δύο φασική ἀπόκλιση  $120^\circ$ . Τό σύστημα τῶν τριῶν αὐτῶν ρευμάτων ἀποτελεῖ **συμμετρικό τριφασικό σύστημα**.

"Οπως βλέπομε, γιά ἔνα τριφασικό σύστημα ἀπαιτοῦνται 6 ἀγώγοι γιά νά συνδεθεῖ ἡ τριφασική πηγή μέ τίς τρεῖς καταναλώσεις. Είναι δυνατόν ὅμως νά μειώσουμε τό πλήθος τῶν ἀγώγῶν, πού ἀπαιτοῦνται γιά τή μεταφορά τῆς ήλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀπό τήν πηγή στίς καταναλώσεις· γιά τό σκοπό αὐτό χρησιμοποιοῦμε τούς ἀκόλουθους δύο τρόπους συνδέσεως, πού δέν ἐπιφέρουν καμιά ἀπολύτως μεταβολή στό σύστημα. "Εται ἐπιτυγχάνομε οίκονομία στό ύλικό καὶ ἀπλότητα στήν κατασκευή. Οἱ τρόποι είναι οἱ ἔξης:

a) Σέ ἔνα κοινό κόμβο συνδέομε τά ἄκρα  $1', 2', 3'$  τῶν σπειρῶν (ἢ πηγών). Τόν κόμβο αὐτόν τόν συνδέομε σέ ἔνα δακτύλιο (ἀντί γιά τούς τρεῖς), πού ἡταν ἀπαραίτητοι προηγουμένως. Ἐπίσης σέ ἔνα κοινό κόμβο συνδέομε τά τρία ἄκρα τῶν καταναλώσεων  $Z_1, Z_2, Z_3$  (σχ. 11.1β).

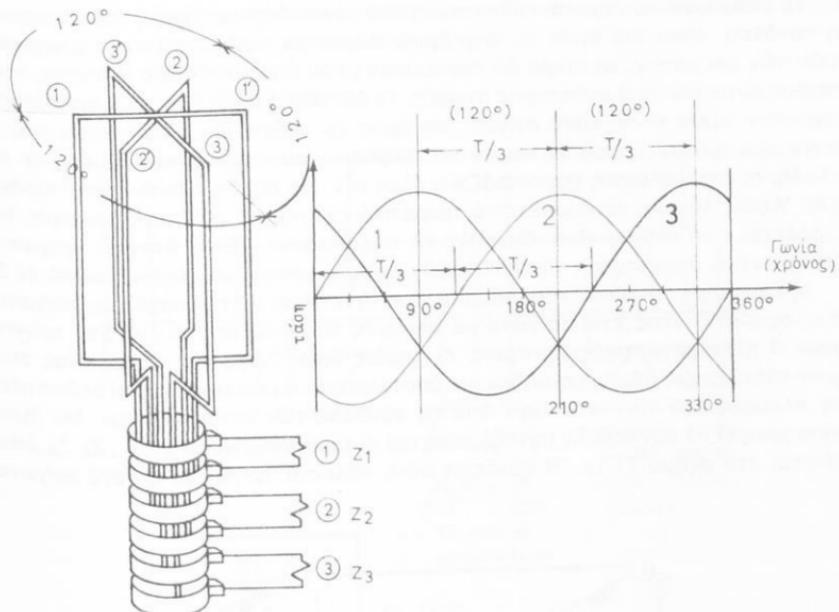

Σχ. 11.1α.  
Παραγωγή τριφασικού έναλλασσόμενου ρεύματος.

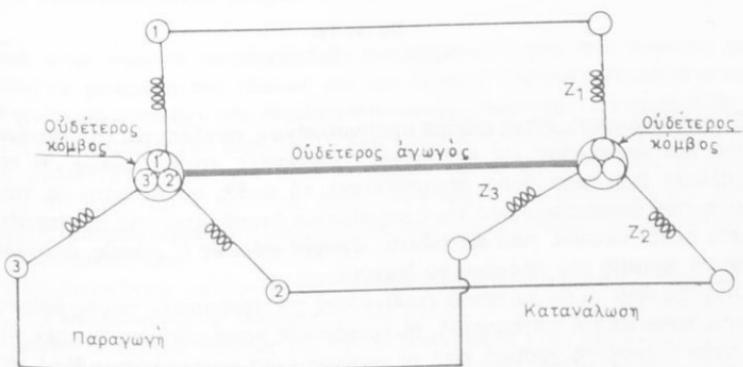


Σχ. 11.1β.  
Άστεροειδής σύνδεση.

"Ετοι, αν συνδέσουμε τούς δύο κοινούς κόμβους μέ έναν άγωγό, θά άπαιτηθούν συνολικά 4 άγωγοί αντί για 6. Ή σύνδεση αυτή καλείται **άστεροειδής ή κατ' και ο κοινός κόμβος, όπως και ο κοινός άγωγός, καλούνται **ούδετερος κόμβος** και **ούδετερος άγωγός**.**

Τό ρεύμα, που διέρχεται κάθε στιγμή από τόν ούδετερο άγωγό στήν άστερος δή σύνδεση, είναι ίσο πρός τό άλγεβρικό άθροισμα τών άντιστοιχων στιγμιαίων τιμῶν τών ρευμάτων, τά όποια θά περνούσαν μέσα από τούς τρείς άγωγούς, τούς όποιους άντικαθιστά ο ούδετερος άγωγός. Τό άθροισμα δύναται αύτό τών άντιστοιχων στιγμιαίων τιμῶν είναι, κάθε στιγμή, ίσο πρός τό μηδέν, δηλαδή, προκύπτει από τό διάγραμμα τοῦ σχήματος 11.1α, ἄν τό τριφασικό σύστημα είναι συμμετρικό· ἀν, δηλαδή, οἱ καταναλώσεις παρουσιάζουν δλες τήν ίδια σύνθετη άντισταση (παράγρ. 10.4). Ἀφοῦ, λοιπόν, σε συμμετρικό τριφασικό σύστημα ο ούδετερος άγωγός δέν διαρρέεται από ρεύμα, είναι δυνατόν νά παραλειφθεῖ. "Ετσι, δταν τό τριφασικό σύστημα είναι συμμετρικό, τό πλήθος τών άγωγῶν μπορεί νά μειωθεῖ τελικά σέ 3.

β) Συνδέομε τό τέλος τῆς μιᾶς σπείρας (ή πηνίου) μέ τήν άρχή τῆς έπόμενης κ.ο.κ. σχηματίζοντας ἔτσι τρίγωνο μέ πλευρές τά πηνία (σχ. 11.1γ). Στό τρίγωνο δροῦν 3 ήλεκτρεγερτικές δυνάμεις, οἱ όποιες δύναται λόγω τῆς συμμετρίας τούς έχουν κάθε στιγμή άθροισμα μηδέν, μέ αποτέλεσμα νά μήν κυκλοφορεῖ ρεύμα μέσα στίς πλευρές τοῦ τριγώνου πρίν από τή σύνδεση τών καταναλώσεων. Μέ δύμοιο τρόπο μπορεῖ νά συνδεθοῦν μεταξύ τους καὶ οἱ τρεῖς καταναλώσεις  $Z_1$ ,  $Z_2$ ,  $Z_3$ , δηλαδή φαίνεται στό σχῆμα 11.1γ. Ή σύνδεση αύτή καλεῖται **τριγωνική** ή **κατά τρίγωνο**.

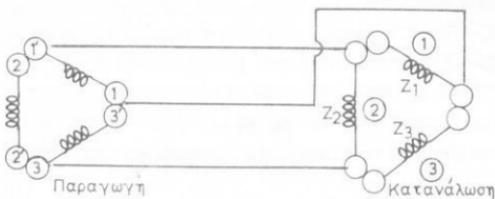


Σχ. 11.1γ.  
Τριγωνική σύνδεση.

Οἱ καταναλώσεις, δηλαδή φαίνεται προηγουμένως, συνδέονται κατά άστέρα ή κατά τρίγωνο καὶ αποτελοῦν τίς λεγόμενες **τριφασικές καταναλώσεις**. Ή τριφασική κατανάλωση ἔχει τρία ἄκρα (**άκροδέκτες**), τά όποια συνδέονται μέ τούς τρείς άγωγούς, πού άναχωροῦν από τούς ισάριθμους άκροδέκτες τῆς τριφασικῆς πηγῆς. Οἱ τρεῖς αύτοί άγωγοί, πού καλοῦνται **άγωγοί φάσεως** ή **φάσεις**, αποτελοῦν τήν **τριφασική γραμμή** τοῦ ήλεκτρικοῦ δικτύου.

"Ασχετα από τό ἄν τά πηνία (**τυλίγματα**) τῆς τριφασικῆς πηγῆς βρίσκονται σέ σύνδεση τριγωνική ή άστεροειδή, οἱ τριφασικές καταναλώσεις μπορεῖ νά συνδεθοῦν στήν τριφασική γραμμή είτε οἱ **μονοφασικές καταναλώσεις**, από τίς όποιες αποτελοῦνται, έχουν συνδεθεῖ κατά τρίγωνο είτε κατά άστέρα. Σέ μιά τριφασική γραμμή (σχ. 11.1δ) μποροῦμε νά συνδεσμε είτε τριφασικές συσκευές ή καὶ μηχανές, είτε μονοφασικές συσκευές καὶ μηχανές. (Μιά τριφασική συσκευή η μηχανή αποτελεῖται από τρεῖς ίσες σύνθετες άντιστάσεις, μέ σύνδεση τριγώνου η άστέρα, καὶ, έπομένως, είναι συμμετρική τριφασική κατανάλωση). Τίς μονοφασικές καταναλώσεις προσπαθοῦμε νά τίς διατάξομε κατά όμάδες μέ ίση σύνθετη άντισταση σέ άστεροειδή η τριγωνική σύνδεση, ώστε η κάθε όμάδα νά άπορροφᾶ, κατά τό δυνατόν τήν ίδια ένταση ρεύματος, γιά νά μήν καταστρέφεται η συμμετρία τοῦ

τριφασικοῦ συστήματος, τήν όποια ἐπιδιώκομε γιά τα πλεονεκτήματα πού παρουσιάζει.

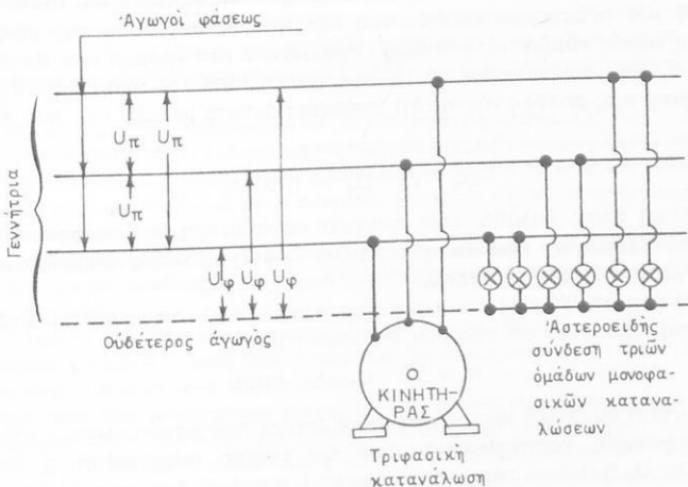

Σχ. 11.18.

Τριφασική γραμμή μέ καταναλώσεις

## 11.2 Ισχύς έναλλασσόμενου ρεύματος, ισχύς τριφασικοῦ συστήματος.

"Οπως είναι γνωστό (παράγρ. 6.2), ή ήλεκτρική ισχύς στό συνεχές ρεύμα δίνεται άπο τό γινόμενο τής τάσεως ἐπί τήν ένταση. Στό έναλλασσόμενο ρεύμα, ομωδ, τό γινόμενο αὐτό δέν μᾶς παρέχει τήν **πραγματική** ισχύ, πού καταναλώνει μιά συσκευή ή πού παράγει μιά μηχανή. Τό γινόμενο αὐτό στό έναλλασσόμενο ρεύμα δίνει μία ένδεικτική ισχύ, πού είναι άναλογη μέ τό μέγεθος τών μηχανών ή συσκευῶν. Ή ισχύς αὐτή καλεῖται **φαινόμενη ισχύς** καί μετρίεται σέ μονάδες βολταμπέρ ή **κιλοβολταμπέρ** μέ σύμβολα VA καί kVA ἀντίστοιχα, γιά νά διακρίνεται άπο τήν πραγματική ισχύ.

"Η πραγματική ισχύς μᾶς συσκευῆς ή μηχανῆς έναλλασσόμενου ρεύματος, πού καλεῖται καί **ἐνεργός ισχύς**, άποδεικνύεται δτι είναι ἵση πρός τό γινόμενο τής ένδεικνύμενης τιμῆς τής τάσεως ἐπί τήν ένδεικνύμενη τιμή τής έντασεως ἐπί τό συνημίτονο τής γωνίας Φασικῆς ἀποκλίσεως μεταξύ τής τάσεως καί τής έντασεως. Θά είναι, δηλαδή, ἀν χρησιμοποιήσομε τά σύμβολα τής παραγράφου 6.2:

$$N = U \cdot I \cdot \text{συνφ}$$

ὅπου: τό συνφ καλεῖται **συντελεστής ισχύος**.

Στό έναλλασσόμενο ρεύμα διακρίνομε καί ἐνός ἄλλου είδους ισχύ, τήν **δεργο ισχύ**, πού δίνεται άπο τό γινόμενο:

$$U \cdot I \cdot \eta_{μφ}$$

Σέ μια τριφασική γραμμή (σχ. 11.1δ) ή τάση, πού έπικρατεί άνάμεσα σέ δυο όποιουσδήποτε άγωγούς της γραμμής, καλείται **πολική τάση** της γραμμής, ένω ή τάση πού έπικρατεί μεταξύ όποιουσδήποτε άγωγού της γραμμής και τού ούδέτερου άγωγού ή τοῦ ούδέτερου κόμβου της καλείται **φασική τάση της γραμμής**. Ο ούδέτερος αύτός κόμβος είτε υπάρχει πραγματικά στή γραμμή είτε θά μπορούσε νά υπάρχει. Έάν συμβολίσουμε μέ U<sub>n</sub> τήν πολική τάση της γραμμής και μέ U<sub>Φ</sub> τη φασική τάση της, άποδεικνύεται ότι υπάρχει πάντοτε μεταξύ τῶν δύο τάσεων ή σχέση:

$$U_n = \sqrt{3} \cdot U_\Phi = 1,73 \cdot U_\Phi$$

‘Η πολική τάση, δηλαδή, είναι πάντοτε μεγαλύτερη από τη φασική τάση. Ή ενταση τοῦ ρεύματος, πού διέρχεται μέσα από έναν όποιονδήποτε άγωγό της γραμμής, καλείται **πολική ένταση**.

Σέ ένα συμμετρικό τριφασικό σύστημα, ή ισχύς, πού καταναλώνει μιά τριφασική κατανάλωση, ύπολογίζεται από τόν άκολουθο τύπο:

$$N = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \text{συνφ}$$

ὅπου: N είναι ή συνολική ισχύς (**τριφασική ισχύς**), πού καταναλώνουν και οι τρεῖς μαζί μονοφασικές καταναλώσεις, από τίς όποιες άποτελείται ή τριφασική κατανάλωση. U<sub>n</sub> ή πολική τάση της γραμμής· I<sub>n</sub> ή πολική ένταση της γραμμής· φ ή γωνία φασικής άποκλίσεως μεταξύ τάσεως, πού έπικρατεί στά άκρα όποιασδήποτε μονοφασικής καταναλώσεως (άπό τίς τρεῖς από τίς όποιες άποτελείται ή τριφασική κατανάλωση) και τής έντασεως τοῦ ρεύματος, πού κυκλοφορεί μέσα στή μονοφασική αύτή κατανάλωση (συντελεστής ισχύος της τριφασικής καταναλώσεως).

‘Η τριφασική ισχύς, λοιπόν, είναι τό γινόμενο:

$$\sqrt{3} \times \text{πολική τάση} \times \text{πολική ένταση} \times \text{συνφ τής καταναλώσεως}$$

‘Η τριφασική ισχύς, πού καταναλώνει μιά τριφασική κατανάλωση, παρέχεται σ’ αύτήν, όπως είναι φανερό, και από τίς τρεῖς φάσεις της γραμμής έπομένων κάθε φάση παρέχει τό 1/3 τής ισχύος πού ύπολογίζεται από τόν παραπάνω τύπο.

### 11.3 Έρωτήσεις.

- ‘Από τί άποτελείται τό συμμετρικό τριφασικό σύστημα ρευμάτων;
- Πόσοι άγωγοι άπαιτούνται γιά τή σύνδεση τριφασικής πηγής μέ τριφασική κατανάλωση;
- ‘Εάν τά τυλίγματα μαίς τριφασικής πηγής βρίσκονται σέ τριγωνική σύνδεση, είναι δυνατόν νά συνδέσομε στήν τριφασική γραμμή, πού άναχωρεί από τήν πηγή αύτή, τρεῖς μονοφασικές καταναλώσεις, πού έχουν συνδεθεί μέ άστεροειδή σύνδεση;
- Μέ ποιά προϋπόθεση δέν κυκλοφορεί ρεύμα μέσα από τόν ούδέτερο άγωγό ένός τριφασικού συστήματος;
- ‘Εάν συνδέσομε μία μονοφασική κατανάλωση μεταξύ ένός άγωγού φάσεως και τοῦ ούδέτερου άγωγού, σέ τριφασικό σύστημα μέ ούδέτερο άγωγό (4 άγωγοι), μέ ποιά τάση θά βρεθεί ή κατανάλωση. άν η πολική τάση τοῦ συστήματος είναι 380 V: “Αν συνδέσομε την ίδια κατανάλωση μεταξύ δύο άγωγών φάσεως, ποιά θά είναι ή τάση στά άκρα της καταναλώσεως;
- ‘Εάν σέ τριφασική γραμμή χωρίς ούδέτερο άγωγό συνδέσομε τρεῖς ίσες μονοφασικές καταναλώσεις, πού βρίσκονται σέ άστεροειδή σύνδεση, ποιά τάση θά έπικρατεί στά άκρα

- κάθε καταναλώσεως;
7. Πόσος είναι ό συντελεστής ισχύος μάς χωρητικής καταναλώσεως και πόση είναι ή πραγματική ισχύς πού άπορροφα αύτή;
8. Ποιά είναι ή ένεργος ισχύς έναλλασσόμενου ρεύματος όταν οι ένδεικνύμενες τιμές τάσεως και έντασεως είναι άντιστοιχα 220 V και 8 A και ή γωνία φασικής άποκλίσεως μεταξύ της τάσεως και της έντασεως είναι  $\phi = 65^\circ$ ; Ποιά είναι ή άσργος ισχύς και ποιά ή φαινόμενη ισχύς;
9. Η ένεργος ισχύς πού καταναλώνεται σε μια συσκευή έσωτερικής ώμικης άντιστάσεως 14,3  $\Omega$  είναι 360 W. "Αν οι ένδεικνύμενες τιμές τάσεως και έντασεως είναι άντιστοιχα 110 V και 5 A, πόση είναι ή γωνία φασικής άποκλίσεως μεταξύ τάσεως και έντασεως; "Αν η συσκευή αύτή συνδεόταν μέ πηγή συνεχούς ρεύματος της ίδιας τάσεως πόση θά ήταν ή άπορροφούμενη ισχύς;
10. Αμπερόμετρο τοποθετημένο σε κύκλωμα έναλλασσόμενου ρεύματος δίνει ένδειξη 6 A ένω βολτόμετρο συνδεμένο στήν πηγή δείχνει 200 V. "Αν μετρηθεί ισχύς 800 W πόσο θά είναι τό συνφ;
11. "Αν η πολική τάση τριφασικού συστήματος είναι  $U_p = 380$  V και τριφασική κατανάλωση άπορροφα ένταση 9 A, πόση είναι ή τριφασική ισχύς γιά συντελεστή ισχύος συνφ = 0,85; Πόση είναι ή φασική τάση της γραμμής;
12. "Εχουμε τρεις ίδιες μονοφασικές ήλεκτρικές θερμάστρες Θ<sub>1</sub>, Θ<sub>2</sub> και Θ<sub>3</sub> τάσεως κανονικής λειτουργίας 220 V. "Αν διαθέτουμε τριφασικό σύστημα μέ τρεις άγωγούς, πολικής τάσεως 380 V, α) πώς πρέπει νά συνδέσουμε σ' αύτό τίς τρεις τρεις θερμάστρες; β) "Αν διακόψουμε τή λειτουργία της θερμάστρας Θ<sub>3</sub> μέ πόση τάση θά λειτουργούν οι θερμάστρες Θ<sub>1</sub> και Θ<sub>2</sub>; γ) "Αν διακόψουμε και τή λειτουργία της θερμάστρας Θ<sub>2</sub> μέ πόση τάση θά λειτουργεῖ ή θερμάστρα Θ<sub>1</sub>; δ) Στήν περίπτωση (β) ποιά θά είναι ή σχέση της άπορροφούμενης ισχύος από κάθε θερμάστρα πρός τήν κανονική της ισχύ; ε) Νά άπαντηθούν τά έρωτήματα (α) ώς (δ) ἀν διαθέτεται τριφασικό σύστημα τριών άγωγών, πολικής τάσεως 220 V. στ) Νά άπαντηθούν τά έρωτήματα (α) ώς (δ) ἀν διαθέτεται τριφασικό σύστημα τεσσάρων άγωγών, πολικής τάσεως 380 V.
-

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

### 12.1 Κατασκευή.

Οι ήλεκτρικές μηχανές, μέ τίς όποιες έπιτυγχάνεται ή μετατροπή τής μηχανικής ένέργειας σε ήλεκτρική ένέργεια και άντιστρόφως, άποτελούνται από δύο βασικά μέρη:


Τό μέρος πού άποτελείται από άκινητα στοιχεία και καλείται **στάτης** και τό μέρος πού άποτελείται από κινητά (περιστρεφόμενα) στοιχεία και καλείται **δρομέας**.

'Ο **στάτης** τῶν ήλεκτρικῶν μηχανῶν συνεχοῦς ρεύματος άποτελείται:

- a) 'Από στεφάνη από χάλυβα, ή όποια καλείται **ζύγωμα**.

- β) 'Από τούς **μαγνητικούς πόλους** (2 γιά τίς πολύ μικρές μηχανές, περισσότεροι γιά τίς μεγαλύτερες), οι όποιοι άποτελούνται από τόν **πυρήνα** και τό **πέδιλο** και στηρίζονται έπάνω στό **ζύγωμα**.

- γ) 'Από τό πηνίο πού περιβάλλει τόν πυρήνα και καλείται **τύλιγμα διεγέρσεως** (σχ. 12.1α).

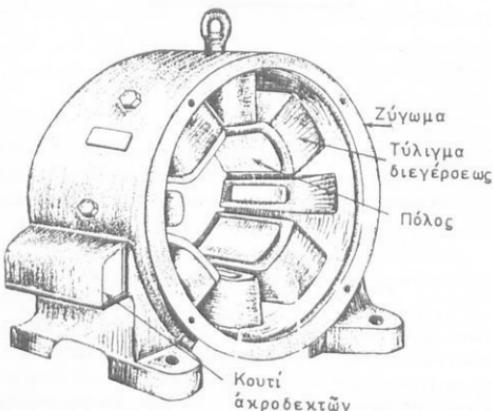



Σχ. 12.1α.  
'Ηλεκτρική μηχανή.

Οι μαγνητικοί πόλοι οι οποίοι άποτελούνται από μιά δέσμη ειδικών έλασμάτων, πού είναι μονωμένα μεταξύ τους.

Ο δρομέας τών μηχανών συνεχούς ρεύματος άποτελείται:

α) 'Από ένα **τύμπανο** από έλασμα μονωμένα μεταξύ τους.


β) 'Από ένα **κυλινδρικό τρίμητο**. Κατά μήκος της κυλινδρικής έπιφάνειας του τυμπάνου είναι στερεωμένοι άγωγοι (τύλιγμα) σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους (έπαγγυικό τύμπανο). Τό κυλινδρικό τρίμητο βρίσκεται μπροστά στό τύμπανο και είναι στερεωμένο στόν ίδιον άξονα, άποτελείται δέ από τέμαχια από σκληρό χαλκό μονωμένα μεταξύ τους και πρός τόν άξονα. Τό κυλινδρικό αύτό τρίμητο καλείται **συλλέκτης** και τά τρίμητα, από τά οποία άποτελείται, καλούνται **τομεῖς** του συλλέκτη (σχ. 12.1β).

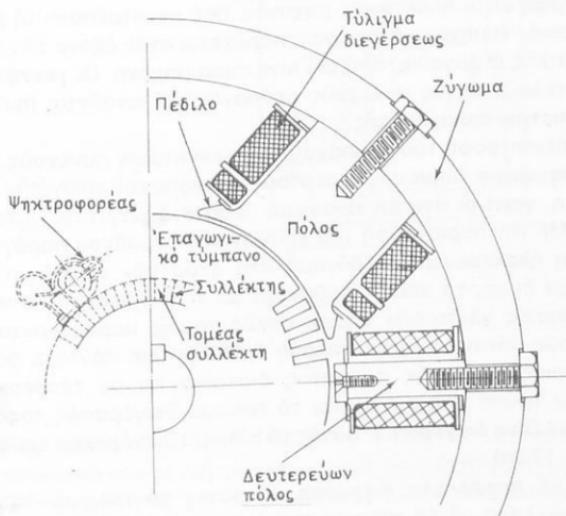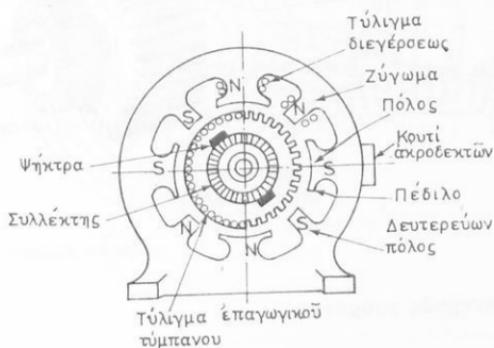

Σχ. 12.1β.

Έπαγγυικό τύμπανο και συλλέκτης.

Έπάνω στό στάτη είναι στερεωμένο ένα έξαρτημα, πού καλείται **ψηκτροφορέας** και φέρει μικρά πρισματικά τεμάχια άπο γραφίτη. Τά τεμάχια αύτά καλούνται **ψήκτρες** (καρβουνάκια) και έφαπτονται στούς τομείς του συλλέκτη μέ πίεση, ή όποια μπορεῖ νά ρυθμίζεται (σχ. 12.1γ).

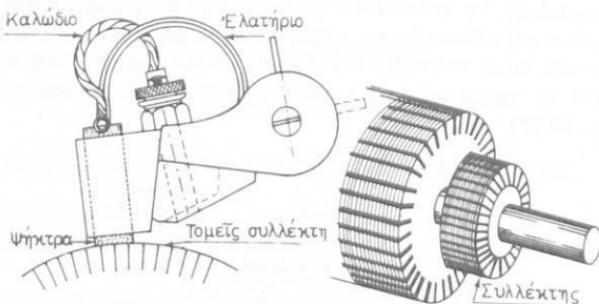

Σχ. 12.1γ.  
Ψηκτροφορέας.

## 12.2 Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος.

### 1. Συνδεσμολογίες.

Οι **γεννήτριες** είναι ήλεκτρικές μηχανές, πού μετατρέπουν τή μηχανική ένέργεια σέ ήλεκτρική. Ή μηχανική ένέργεια παρέχεται στόν ξόνα τῶν γεννητριῶν, μέ τή μορφή κινητικῆς ένέργειας, άπο μιά κινητήρια μηχανή. Οι **γεννήτριες συνεχούς ρεύματος** άποτελούν πηγές συνεχούς ρεύματος και κινούνται (παίρνουν κίνηση) συνήθως άπο πετρελαιοκινητήρες.

Κατά τήν περιστροφή τοῦ τυμπάνου τῶν γεννητριῶν συνεχούς ρεύματος, πού καλείται καί **έπαγγιμο**, δημιουργεῖται στούς άγωγούς τοῦ τυλίγματός του ήλεκτρεγερτική δύναμη, γιατί οί άγωγοί κινούνται μέσα στό μαγνητικό πεδίο τῶν πόλων (παράγρ. 8.4). Μέ τήν περιστροφή τοῦ έπαγγικοῦ τυμπάνου παράγεται, συνεπώς, έναλλασσόμενη ήλεκτρεγερτική δύναμη στά άκρα τῶν άγωγῶν τοῦ τυλίγματος αύτοῦ· τό ρεῦμα δῶμας, τό όποιο λαμβάνομε μέ τή βοήθεια τοῦ συλλέκτη καί τῶν ψηκτρῶν, οί όποιες γλιστροῦν έπάνω στούς τομεῖς παραμένοντας πάντοτε σέ έπαφή μέ αύτούς, είναι συνεχές, δηλαδή έχει τήν ίδια πάντοτε φορά.


Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διακρίνονται σέ τέσσερις κατηγορίες, άναλογα μέ τόν τρόπο πού συνδέεται τό τύλιγμα διεγέρσεως τους:

α) **Γεννήτριες μέ ξένη διέγερση.** Σ' αύτές τό τύλιγμα διεγέρσεως τροφοδοτεῖται άπο ξένη πηγή (σχ. 12.2α).

β) **Γεννήτριες μέ παράλληλη διέγερση.** Σ' αύτές τό τύλιγμα διεγέρσεως είναι συνδεμένο παράλληλα μέ τό τύλιγμα τοῦ έπαγγικοῦ τυμπάνου (σχ. 12.1β).

γ) **Γεννήτριες μέ διέγερση σειράς.** Σ' αύτές τό τύλιγμα διεγέρσεως είναι συνδεμένο σειρά μέ τό τύλιγμα τοῦ τυμπάνου (σχ. 12.2γ).


δ) **Γεννητριες σύνθετης διεγέρσεως.** Οι γεννητριες αύτες έχουν δύο τυλίγματα διεγέρσεως, ένα με σύνδεση παράλληλη πρός το τύμπανο και ένα σε σειρά πρός αύτό (σχ. 12.2δ).

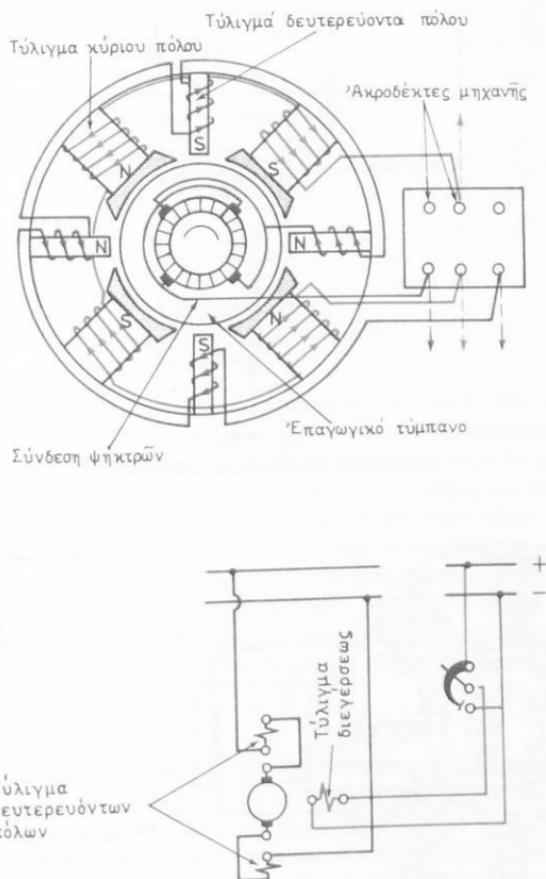



**Σχ. 12.2α.**  
Γεννητρια ξένης διεγέρσεως.

## 2. Δευτερεύοντες πόλοι.

Κατά τή λειτουργία τῶν γεννητριῶν συνεχοῦς ρεύματος μέ φορτίο, προκαλοῦνται σπινθηρισμοί στίς ψήκτρες· γιά νά άποφύγομε τούς σπινθηρισμούς αύτούς, στίς μέσες και μεγάλες μηχανές, τοποθετούνται μεταξύ τῶν κυρίων μαγνητικῶν πόλων μικρότεροι πόλοι, πού καλοῦνται **δευτερεύοντες μαγνητικοί πόλοι** ή **βοηθητικοί πόλοι** (σχ. 12.1β).

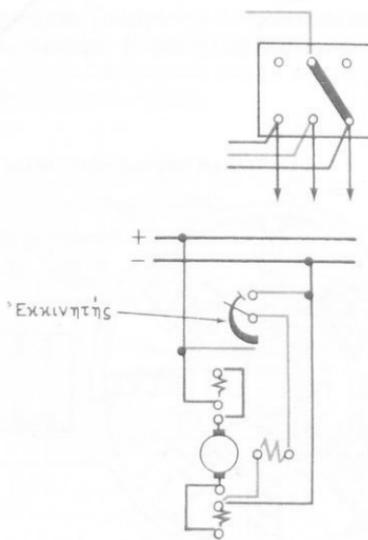

Σχ. 12.2β.  
Γεννήτρια παράλληλης διεγέρσεως.

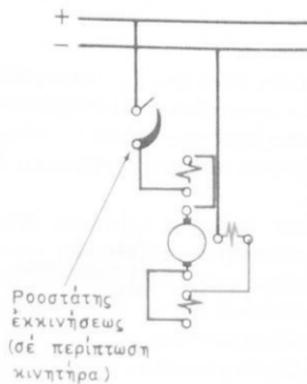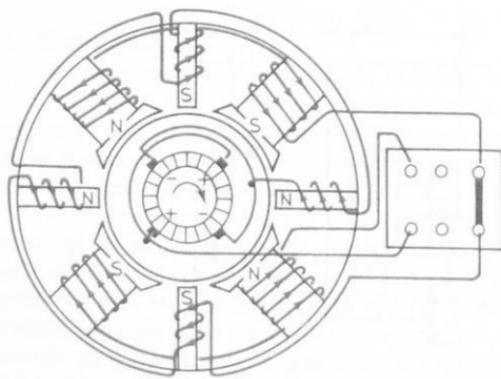


Σχ. 12.2γ.  
Γεννήτρια με διέγερση σειράς.

### 12.3 Κινητήρες συνεχούς ρεύματος.

#### 1. Άρχη λειτουργίας.

Οι ήλεκτρικοί κινητήρες είναι ήλεκτρικές μηχανές, πουύ μετατρέπουν τήν ήλεκτρική ένέργεια σε μηχανική ένέργεια.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

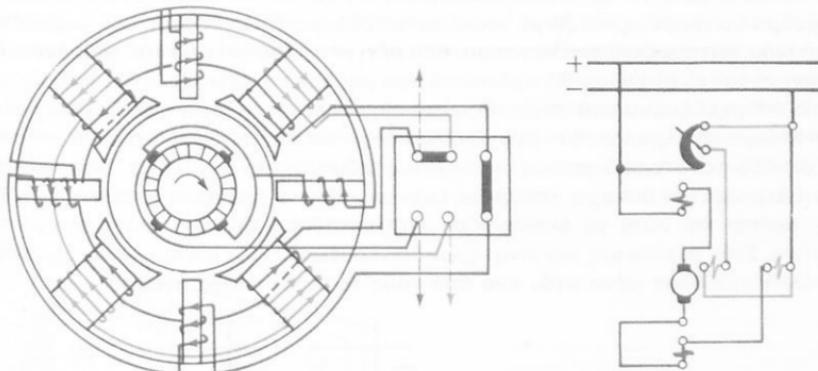

Σχ. 12.2δ.

Γεννήτρια σύνθετης διεγέρσεως.

Οι ήλεκτρικοί κινητήρες συνεχούς ρεύματος, οι οποίοι δέν παρουσιάζουν σχεδόν καμά κατασκευαστική διαφορά από τις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος, είναι μηχανές, στις οποίες τό ρεύμα διεγέρσεως τοῦ τυλίγματος διεγέρσεως καί τό ρεύμα τοῦ τυλίγματος τοῦ έπαγωγικοῦ τυμπάνου παρέχογται από τό δίκτυο ήλεκτροδοτήσεως. Χρησιμοποιούνται καί μηχανές μέ Iσχύ μέχρι 20 kW χωρίς τύλιγμα διεγέρσεως, μέ μαγνητικούς πόλους πού άποτελούνται από μόνιμους μαγνήτες. Οι μαγνητικοί πόλοι (είτε άποτελούνται από μόνιμους μαγνήτες είτε από ήλεκτρομαγνήτες) δημιουργούν μαγνητικό πεδίο, μέσα στό όποιο βρίσκονται οι άγωγοι τοῦ τυλίγματος τοῦ τυμπάνου, οι οποίοι διαρρέονται από ρεύμα. Στό έπαγωγικό τύμπανο δημιουργεῖται ροπή στρέψεως, ή όποια άναγκάζει τό τύμπανο νά περιστραφεῖ (παράγρ. 8.3).


## 2. Περιγραφή κυρίων μερών.

Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος αποτελούνται από τά ίδια κύρια μέρη, από τά όποια αποτελούνται καί οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος. Στούς κινητήρες, δημως, τά μέρη κατασκευάζονται έτσι, ώστε νά παρεμποδίζεται ή εισαγωγή μέσα στό ζύγωμα σκόνης καί νεροῦ, γιατί ο κινητήρας πρέπει νά μπορεί νά λειτουργεί καί μέ δυσμενεῖς συνθήκες τοῦ περιβάλλοντος. Γιά τό σκοπό αύτό ό άνεμιστήρας, ό όποιος βρίσκεται πάνω στόν ξένονα τοῦ κινητήρα στήν άντιθετη πλευρά τοῦ έπαγώγιμου από έκείνη στήν όποια βρίσκεται ο συλλέκτης, χρησιμεύει γιά τήν ψύξη τοῦ κινητήρα. 'Ο άνεμιστήρας τοποθετεῖται έξω από τά καλύμματα πού προστατεύουν τόν κινητήρα, μέσα σέ ειδικό περιβλήμα ένω, παράλληλα, τό ζύγωμα έχει ραβδώσεις γιά νά ένισχύεται ή ψύξη τοῦ κινητήρα.

## 3. Άναστροφή φοράς περιστροφῆς, ταχύτητα, άπόδοση, έκκινηση.

Στούς κινητήρες συνεχούς ρεύματος, οι οποίοι έχουν τό τύλιγμα διεγέρσεως τούς συνδεσμολογημένο μέ τούς ίδιους τρόπους, πού είναι συνδεσμολογημένο τό τύλιγμα διεγέρσεως τών γεννητριῶν, είναι δυνατόν νά άντιστρέψουμε τή φορά περιστροφῆς τους κατά δύο τρόπους:

α) Μέ το νά άντιστρέψουμε τή διεύθυνση τού πεδίου τών πόλων άντιστρέφοντας τό ρεύμα διεγέρσεως και β) μέ το νά άντιστρέψουμε τή διεύθυνση τού πεδίου τού τυμπάνου, άντιστρέφοντας τό ρεύμα, πού ρέει μέσα στό τύλιγμα τού τυμπάνου. Γιά νά άντιστραφεί τό ρεύμα θά πρέπει νά άφαιρέσουμε τό κάλυμμα ένός κουτιού, τό όποιο ύπάρχει έπάνω στό σώμα τής μηχανής και λέγεται **κουτί άκροδεκτών** και νά έναλλάξουμε τή θέση τών δύο άγωγών, πού χρονται άπό τό δίκτυο τροφοδοτήσεως και συνδέονται στούς άκραίους άκροδεκτες τού κινητήρα (σχ. 12.3α). Έάν μέσα στό κουτί άκροδεκτών ύπάρχει **γεφύρωση** (λαμάκι), πού καταλήγει στόν άκραίο άκροδεκτή, πρέπει και αύτή νά άκολουθήσει στή μετάθεση τόν άντιστοιχο άγωγό τού δικτύου. Στήν περίπτωση τών κινητήρων διεγέρσεως σειράς και σύνθετης διεγέρσεως άλλάζουμε θέση μόνο στόν ένα άπό τούς τροφοδοτικούς άγωγούς.

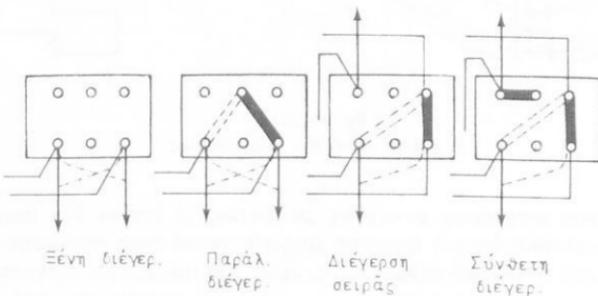

Σχ. 12.3α.


Συνδέσεις στό κουτί άκροδεκτών.

Ο **άριθμός στροφῶν (ταχύτητα)** τών κινητήρων συνεχούς ρεύματος είναι τόσο μεγαλύτερος, όσο μικρότερη είναι ή ένταση τού ρεύματος διεγέρσεως και όσο μεγαλύτερη είναι ή ένταση, πού κυκλοφορεῖ στό τύλιγμα τού τυμπάνου. "Ετσι, έάν αὔξθει ή τάση, ή όποια έφαρμόζεται στό τύμπανο (αὔξηση τού ρεύματος), αὔξανεται ή ταχύτητα τού κινητήρα, ένω έάν έλαττωθει ή τάση στό τύλιγμα διεγέρσεως (έλαττωση τού ρεύματος διεγέρσεως), αὔξανεται πάλι ή ταχύτητα τού κινητήρα. Χαρακτηριστικό τών κινητήρων συνεχούς ρεύματος άποτελεί ή δυνατότητα πού έχουμε νά ρυθμίζουμε συνεχώς τόν άριθμό στροφῶν σέ μεγάλα περιθώρια.

Η άπόδοση τών κινητήρων συνεχούς ρεύματος έκφραζεται μέ τό λόγο τής ισχύος πού άποδίδεται άπό τόν κινητήρα, πρός τήν ισχύ πού προσδίδεται σ' αύτόν. Ο λόγος αύτός καλείται **βαθμός άποδόσεως** και είναι τόσο μεγαλύτερος όσο μικρότερες είναι οι διάφορες άπωλειες τού κινητήρα. Οι άπωλειες αύτές προέρχονται κυρίως άπό τή ροή τού ρεύματος στά διάφορα τυλίγματα και τίς ρυθμιστικές άντιστάσεις (θερμικές άπωλειες, παράγρ. 6.3 και 15.1).

Πρίν έκκινήσει ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος, τό ρεύμα στό τύλιγμα τού έπαγωγικού τυμπάνου προσδιορίζεται μόνο άπό τήν έπιβαλλόμενη τάση στούς άκροδεκτες τού κινητήρα και άπό τή μικρή άντισταση τού τυλίγματος τού τυμπάνου. Μετά τήν έκκίνηση, τό ρεύμα στό τύλιγμα τού τυμπάνου έλαττώνεται, γιατί στό τύλιγμα άναπτύσσεται ήλεκτρεγερτική δύναμη άντιθετη πρός τήν τάση, πού έφαρμόζεται στούς άκροδεκτες τού κινητήρα. Γιά τό λόγο αύτόν, η δύναμη αύτή καλείται **άντιηλεκτρεγερτική δύναμη** (Α.Η.Γ.Δ.). Η Α.Η.Γ.Δ. άναπτύσσεται, γιατί τό τύλιγμα κινείται μέσα στό μαγνητικό πεδίο τών πόλων. "Ετσι, ξαν έπιβληθει στό

τύμπανο η πλήρης τάση λειτουργίας, θά ρεύσει μέσα από τό τύλιγμα ρεῦμα μεγάλης έντασεως. Για νά άποφευχθεί αύτό, οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος έκκινούν μέ έλαττωμένη τάση, ή όποια μετά τήν έκκινηση αυξάνεται σιγά-σιγά. Αύτό δέν συμβαίνει μέ τούς μικρούς κινητήρες, οι όποιοι έκκινούν κανονικά. Η έκκινηση μέ τόν τρόπο αύτόν τών μεγάλων κινητήρων έπιτυγχάνεται μέ μεταβλητή άντισταση, πού συνδέεται σέ σειρά μέ τό τύμπανο (παράγρ. 5.1) και ή όποια λέγεται **ροοστάτης έκκινησεως** (σχ. 12.3β). Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος μπορούν νά άναπτύξουν μεγάλη ροπή έκκινησεως.

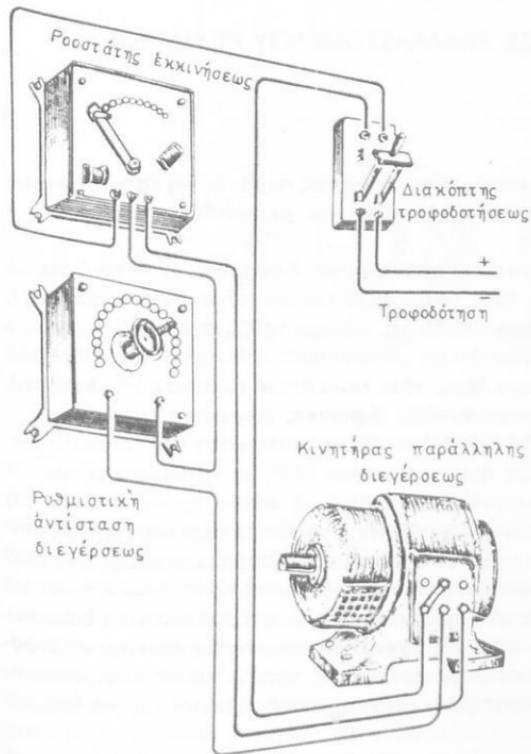

Σχ. 12.3β.

Ροοστάτης έκκινησεως.

#### 12.4 Έρωτήσεις.

- Σέ τί χρησιμεύει ό συλλέκτης στίς γεννήτριες συνεχούς ρεύματος;
- Ποιές είναι οι βασικές κατηγορίες συνδεσμολογίας τών γεννητριών συνεχούς ρεύματος;
- Ποιός είναι ό προορισμός τών δευτερεύοντων πόλων;
- Ποιά είναι τά βασικά χαρακτηριστικά τών κινητήρων συνεχούς ρεύματος;
- Πώς έπιτυγχάνεται ή άντιστροφή τής φοράς περιστροφής ένός κινητήρα συνεχούς ρεύματος;
- Πώς γίνεται ή ρύθμιση τών στροφών (τής ταχύτητας) ένός κινητήρα συνεχούς ρεύματος;
- Τί θά συμβεί, έάν συνδέσουμε έναν κινητήρα στήν πλήρη τάση τού δικτύου;
- Ποιές είναι οι συνδεσμολογίες τού τυλίγματος διεγέρσεως στούς κινητήρες συνεχούς ρεύματος;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

#### 13.1 Γενικά.

Οι ήλεκτρικές μηχανές έναλλασσόμενου ρεύματος παράγουν ή καταναλώνουν ήλεκτρική ένέργεια μέ τη μορφή έναλλασσόμενου ρεύματος μονοφασικοῦ ή πολυφασικοῦ.


"Οταν τό τύλιγμα τοῦ έπαγωγικοῦ τυμπάνου είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε νά μένουν έλευθερα μόνο δύο άκρα, τότε λέμε ότι τό τύλιγμα είναι **μονοφασικό** καὶ ή ήλεκτρική μηχανή είναι **μονοφασική**." Οταν τό τύλιγμα τοῦ έπαγωγικοῦ τυμπάνου άποτελείται από δύο, τρία, ή περισσότερα μονοφασικά τυλίγματα, οταν δηλαδή μένουν έλευθερα 4, 6 ή περισσότερα άκρα, τότε λέμε ότι τό τύλιγμα είναι **διφασικό, τριφασικό** κλπ. καὶ ή ήλεκτρική μηχανή είναι **διφασική, τριφασική** κλπ.

Στή διάταξη τοῦ σχήματος 13.1 τροφοδοτούμε τά τυλίγματα τῶν τριῶν πόλων, οἱ όποιοι σχηματίζουν μεταξύ τους ἀνά δύο γωνίες  $120^\circ$ , μέ τριφασικό ρεῦμα. 'Η κατεύθυνση τοῦ συνιστάμενου μαγνητικοῦ πεδίου, ή όποια προκύπτει από τή αύνθεση τῶν τριῶν μαγνητικῶν πεδίων τῶν πόλων, προσδιορίζεται κάθε στιγμή ἀπό τίς σχέσεις μεταξύ τῶν στιγμιαίων τιμῶν τῶν τριῶν έναλλασσόμενων ρευμάτων, ἀπό τά όποια ἀποτελεῖται τό τριφασικό ρεῦμα. 'Η κατεύθυνση αὐτή, πού μπορεῖ νά προσδιορισθεῖ μέ τή βοήθεια τῆς μαγνητικῆς βελόνας, ἐκτελεῖ κατά τή διάρκεια μᾶς περιόδου, μιά πλήρη περιστροφή. Τό μαγνητικό αὐτό πεδίο καλείται **στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο**. Στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο παράγεται στήν περίπτωση, κατά τήν όποια ἔνας μαγνήτης περιστρέφεται έτσι, ώστε οι πόλοι του νά διαγράφουν περιφέρεια κύκλου.

Στίς τριφασικές ή καὶ μονοφασικές ήλεκτρικές μηχανές χρησιμοποιοῦνται τά στρεφόμενα μαγνητικά πεδία. "Αν στίς μηχανές αύτές ὁ δρομέας περιστρέφεται μέ ταχύτητα ίση πρός τήν ταχύτητα περιστροφῆς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου τοῦ στάτη, λέμε ότι οι ήλεκτρικές μηχανές είναι **σύγχρονες μηχανές**, ένω, ἀν η ταχύτητα τοῦ δρομέα διαφέρει από τήν ταχύτητα περιστροφῆς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου τοῦ στάτη, οἱ ήλεκτρικές μηχανές καλοῦνται **ἀσύγχρονες μηχανές**.

#### 13.2 Γεννήτριες έναλλασσόμενου ρεύματος.

Οι γεννήτριες έναλλασσόμενου ρεύματος, πού καλοῦνται καὶ **έναλλακτήρες**, κατασκευάζονται σήμερα σχεδόν πάντοτε ως **σύγχρονες μηχανές**.

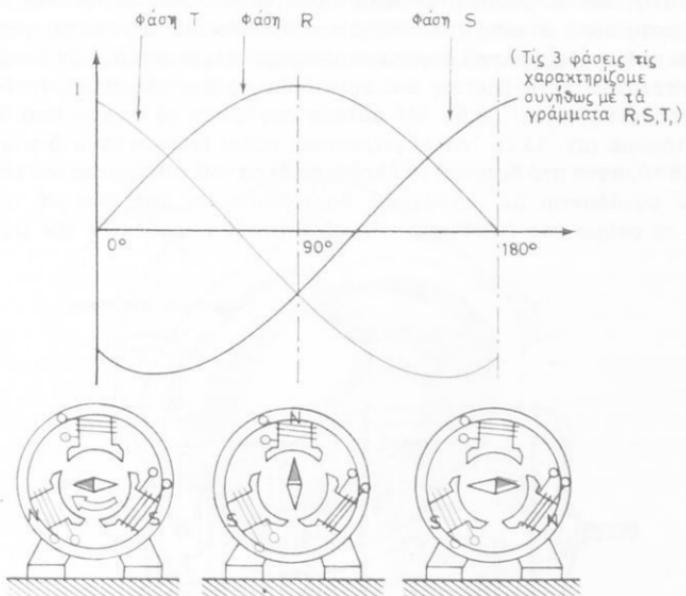

Σχ. 13.1.

Άρχη λειτουργίας μηχανῶν τριφασικοῦ έναλλασσόμενου ρεύματος.


Οι έναλλακτῆρες είναι πηγές έναλλασσόμενου ρεύματος καὶ κινοῦνται εἴτε ἀπό πετρελαιομηχανές, ὅταν πρόκειται γιά μικρούς έναλλακτῆρες, εἴτε ἀπό ἀτμοστρόβιλους ἢ ὑδροστρόβιλους, ὅταν οἱ έναλλακτῆρες είναι μεγάλοι καὶ χρησιμοποιοῦνται στούς κεντρικούς σταθμούς παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας.

Στούς έναλλακτῆρες, οἱ μαγνητικοὶ πόλοι δέν είναι στερεωμένοι στὸ στάτη τῆς μηχανῆς, ἔκτος ἀπό τὴν περίπτωση τῶν μικρῶν έναλλακτήρων, ἀλλὰ στὸ δρομέα τῆς μηχανῆς: ἔξαλλου τὸ τύλιγμα τοῦ ἐπαγωγικοῦ τυμπάνου είναι τοποθετημένο στὸ στάτη καὶ μένει ἀκίνητο. "Ἄν οἱ έναλλακτῆρες κινοῦνται μὲ μεγάλῃ ταχύτητα (μεγάλος ἀριθμός στροφῶν), δέν ἔχουν ἐπάνω στὸ δρομέα ὄρατούς πόλους μὲ πυρήνα καὶ τύλιγμα πού **προεξέχουν**. Ο δρομέας τότε είναι ἔνα κυλινδρικό τύμπανο ἐπάνω στὸ ὄποιο, μέσα σὲ ἐγκοπές, είναι τοποθετημένο τὸ τύλιγμα διεγέρσεως (**λειοὶ πόλοι**).

Γιά νά δημιουργηθεῖ τὸ μαγνητικό πεδίο, στὸ τύλιγμα διεγέρσεως διοχετεύεται συνεχές ρεῦμα μέσα ἀπό δύο ψήκτρες καὶ ισάριθμους δακτύλιους, πού είναι στερεωμένοι στὸν ἀξονα τοῦ έναλλακτήρα. Τὸ ρεῦμα αὐτό παράγεται συνήθως ἀπό ήμια γεννήτρια συνεχοῦς ρεύματος πού καλεῖται **διεγέρτρια** καὶ είναι συνδεμένη μὲ τὸν ἀξονα τοῦ έναλλακτήρα, ἀπό τὸν ὥποιο πάρεται κίνηση.

Είναι δυνατόν τὸ ρεῦμα διεγέρσεως νά παρέχεται ἀπό δίκτυο, ἢ ἀπό τὸν ἴδιο τὸν έναλλακτήρα, ἀφοῦ προηγουμένως μετατραπεῖ σὲ συνεχές μὲ τὴ βοήθεια ἀνορθωτῶν (παραγ. 14.3), ὅποτε δέν ἀπαιτεῖται ἡ ὑπαρξη διεγέρτριας.

Ο στάτης των τριφασικών έναλλακτήρων φέρει τρία μονοφασικά τυλίγματα: στά τυλίγματα αύτά τό μαγνητικό πεδίο τού δρομέα πού στρέφεται (στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο), δημιουργεί τριφασικό σύστημα ήλεκτρεγερτικών δυνάμεων. Τά ακρα τού τριφασικού τυλίγματος τού στάτη, πού μένουν έλευθερα, συνδέονται με τούς ακροδέκτες τής μηχανής. Μέ αυτούς συνδέονται τό φορτίο πού θέλουμε νά τροφοδοτήσουμε (σχ. 13.2). "Αν οι μαγνητικοί πόλοι βρίσκονται στό στάτη και τό έπαγωγικό τύμπανο στό δρομέα, τά έλευθερα ακρα τού τυλίγματος τού έπαγωγικού τυμπάνου συνδέονται με ίσαριθμους δακτύλιους και άπο έκει με τή βοήθεια ψηκτρών τό ρεύμα πού παράγεται οδηγείται στούς ακροδέκτες τής μηχανής.

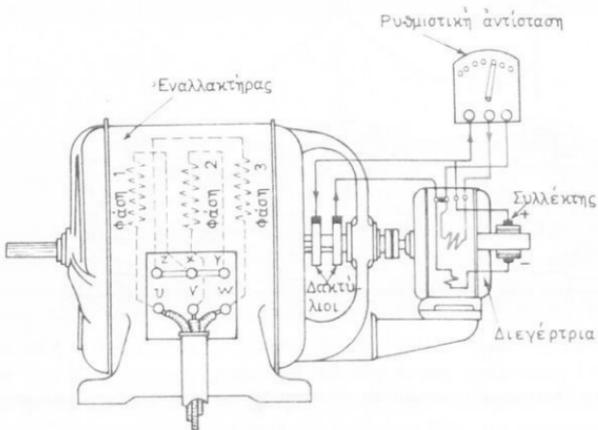

Σχ. 13.2.  
Γεννήτρια έναλλασσόμενου ρεύματος.

### 13.3 Τριφασικοί κινητήρες έναλλασσόμενου ρεύματος.


#### 1. Άρχη λειτουργίας τριφασικών κινητήρων.

Οι πιό διαδεδομένοι σήμερα ήλεκτρικοί κινητήρες είναι οι κινητήρες έναλλασσόμενου ρεύματος, πού κατασκευάζονται είτε ως τριφασικοί είτε ως μονοφασικοί κινητήρες.

Οι κινητήρες έναλλασσόμενου ρεύματος κατασκευάζονται, συνήθως, ως άσυγχρονες μηχανές. Σύγχρονοι κινητήρες κατασκευάζονται μόνο γιά ειδικές χρήσεις, όπωας είναι π.χ. ή διόρθωση τού συντελεστή ισχύος μιᾶς έγκαταστάσεως (λειτουργία έν τενω) ή ή κίνηση φορτίου με μεγάλη σταθερότητα στροφών (ήλεκτρικά ώρολόγια, ήλεκτροφωνα άνωτερης ποιότητας). Γιά βιομηχανικές χρήσεις κατασκευάζονται ως έπι τό πλείστον **τριφασικοί άσυγχρονοι κινητήρες** έναλλασσόμενου ρεύματος.

Διακρίνομε δυό θύματας άσυγχρονων τριφασικών κινητήρων: τούς **κινητήρες έπαγωγής** και τούς **κινητήρες μέ συλλέκτη**. Κυριότερη θύμα, τήν όποια και έχετάζομε έδω, είναι ή θύμα τών κινητήρων έπαγωγής, οι όποιοι παρουσιάζουν τίς περισσότερες χρήσεις.

Οι τριφασικοί κινητήρες έπαγωγῆς έχουν στάτη δόμοι μέ τό στάτη τῶν σύγχρονων μηχανῶν (σχ. 13.3α) καὶ δρομέα, ὁ ὥποιος φέρει ἀγώγούς βραχυκυκλωμένους μεταξύ τους στά ἄκρα. **Βραχυκύκλωση** καλεῖται ἡ ἀγώγιμη σύνδεση δύο σημείων κυκλώματος διαφορετικοῦ δυναμικοῦ μέ μιά πολύ μικρή (ἀμελητέα) ἡλεκτρική ἀντίσταση.

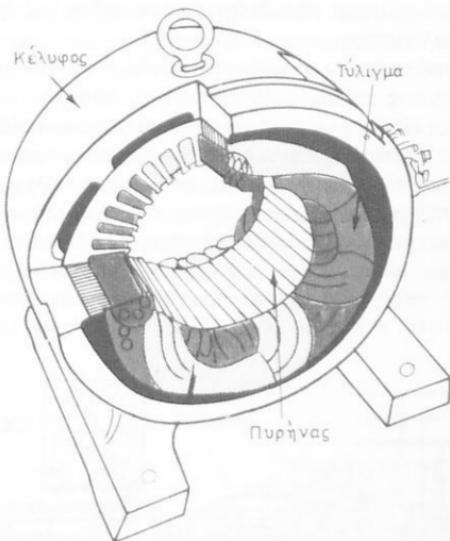

Σχ. 13.3α.  
Τριφασικός κινητήρας ἐπαγωγῆς.

"Οταν ὁ δρομέας τοῦ κινητήρα είναι ἀκίνητος καὶ συνδέσομε τό τύλιγμα τοῦ στάτη μέ τριφασικό δίκτυο, τό στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, πού θά δημιουργηθεῖ ἀπό τό στάτη, θά προκαλέσει τήν ἐμφάνιση ἡλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως ἐξ ἐπαγωγῆς στούς ἀγώγούς τοῦ δρομέα, πού βρίσκονται ἀκίνητοι μέσα στό πεδίο του (παράγρ. 8.4). Ἀφοῦ δημιώς τά ἄκρα τῶν ἀγώγῶν τοῦ δρομέα είναι βραχυκυκλωμένα, ἡ ἡλεκτρεγερτική δύναμη πού θά ἀναπτυχθεῖ μέσα στούς ἀγώγούς αὐτούς θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τή ροή ρεύματος μέσα ἀπ' αὐτούς. "Ετοι, οἱ ἀγώγοι τοῦ δρομέα διαρρέονται ἀπό ἡλεκτρικό ρεῦμα καὶ βρίσκονται μέσα σέ μαγνητικό πεδίο, ὅποτε στούς ἀγώγούς αὐτούς θά ἀσκηθοῦν δυνάμεις, μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργηθεῖ ροπή στρέψεως, ἡ ὥποια καὶ θέτει σέ περιστροφή τό δρομέα (παράγρ. 8.3). Μετά τήν ἔκκινηση τοῦ κινητήρα, ὁ δρομέας τείνει νά φθάσει τήν ταχύτητα περιστροφῆς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου, χωρὶς δημιώς νά τή φθάνει ποτέ, γιατί ἂν ὁ δρομέας κατόρθωνε νά περιστρέφεται μέ τήν ταχύτητα περιστροφῆς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου, οἱ ἀγώγοι τοῦ δρομέα θά ἡταν ἀκίνητοι ὡς πρός τό μαγνητικό πεδίο καὶ, ἐπομένως, δέν θά μποροῦσε νά δημιουργηθεῖ H.E.D. μέσα σ' αὐτούς, ἀρά οὔτε καὶ ροπή στρέψεως. 'Η ταχύτητα τοῦ δρομέα λοιπόν, είναι μικρότερη ἀπό τήν ταχύτητα τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου (ἀσύγχρονες μηχανές), ἡ δέ διαφορά τῶν δύο ταχυτήτων ἐκφράζεται ἐκατοστιαῖα μέ ἑνα μέγεθος πού καλεῖται **διολισθηση**.

Οι τριφασικοί κινητήρες έπαγωγής άνάλογα με τήν κατασκευή τοῦ δρομέα τους διακρίνονται σέ δύο είδη: α) **Κινητήρες μέ δακτύλιους** καὶ β) **κινητήρες μέ βραχυκυκλωμένο δρομέα.**


## 2. Κινητήρες μέ δακτύλιους — Κατασκευή.

Οι κινητήρες μέ δακτύλιους έχουν σχεδόν πάντοτε στερεωμένο έπάνω στό δρομέα τους τριφασικό τύλιγμα, πού βρίσκεται, συνήθως, σέ άστεροειδή σύνδεση στό έσωτερικό τοῦ τυλίγματος.

Τά τρία ἄκρα, πού μένουν ἐλεύθερα, συνδέονται σέ τρεῖς όρειχάλκινους δακτύλιους στερεωμένους ἐπάνω στόν ἀξονα τοῦ δρομέα.

Οι δακτύλιοι αὐτοί είναι ήλεκτρικά μονωμένοι τόσο μεταξύ τους δόσο καὶ πρός τόν ἀξονα. Στούς τρεῖς αὐτούς δακτύλιους ἔφαπτονται ισάριθμες ψήκτρες, τῶν ὅποιών οἱ ψήκτροθήκες είναι στερεωμένες ἐπάνω στό κάλυμμα τῆς μηχανῆς.

Διαμέσου τῶν ψηκτρῶν οἱ τρεῖς φάσεις τοῦ δρομέα συνδέονται μέ τρεῖς ρυθμιστικές ἀντιστάσεις σειρᾶς, οἱ ὅποιες είναι συνδεμένες κατ' ἀστέρα (τριφασική ρυθμιστική ἀντισταση, ἡ ὅποια καλείται **Έκκινητής**), ὅπως δείχνει τό σχῆμα 13.3β. "Ετσι οἱ ἀγωγοί τοῦ τυλίγματος είναι βραχυκυκλωμένοι στά ἄκρα, μέσω τοῦ στροφάλου τοῦ ἔκκινητή, ὡς ὅποιος είναι κοινός καὶ γά τίς τρεῖς ἀντιστάσεις.

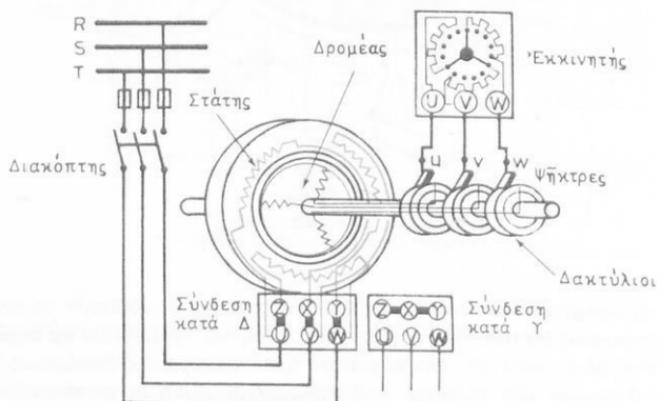

Σχ. 13.3β.  
Κινητήρας μέ δακτύλιους.

"Αποδεικνύεται ὅτι τό ρεῦμα ἔκκινήσεως ἐνός ἀσύγχρονου κινητήρα είναι τόσο μεγαλύτερο, δόσο μεγαλύτερο είναι τό ρεῦμα τοῦ δρομέα του. "Ετσι, μέ τή βοήθεια τοῦ ἔκκινητή, μποροῦμε νά ἐπιτύχομε μικρή ἐνταση ἔκκινήσεως. "Οι κινητήρες μέ δακτύλιους ἀναπτύσσουν μεγάλη ροπή κατά τήν ἔκκινηση καὶ παρέχουν τή δυνατότητα ρυθμίσεως τῆς ταχύτητας περιστροφῆς τους.


Μετά τήν ἔκκινηση, ἀφαιροῦνται βαθμαία οἱ ρυθμιστικές ἀντιστάσεις τοῦ ἔκκινητή.

Σέ πολούς κινητήρες μέ δακτύλιους ύπάρχει εἰδικός μηχανισμός **άνυψωσεως τῶν ψηκτρῶν**. Αὐτός μέ τή βοήθεια ἐνός χειροστροφάλου, μετά τήν ἀφαίρεση τῶν ἀντιστάσεων τοῦ ἔκκινητή (ὅταν δηλαδή ὡς κινητήρας στρέφεται πλέον μέ τόν

κανονικό αριθμό στροφών), άπομακρύνει τίς ψηκτρες από τούς δακτύλιους και ταυτόχρονα τούς βραχυκυκλώνει. Μέ τόν τρόπο αύτόν άποφεύγεται ή φθορά τῶν ψηκτρῶν και ή άνάπτυξη θερμότητας από τίς τριβές (θερμικές άπωλειες).

### 3. Κινητήρες μέ βραχυκυκλωμένο δρομέα — Κατασκευή.

Οι κινητήρες μέ βραχυκυκλωμένο δρομέα είναι οι πιο διαδεδομένοι τριφασικοί κινητήρες, γιατί είναι και οι άπλούστεροι τόσο ώς πρός τήν κατασκευή σσο και ώς πρός τή λειτουργία τους και έπομένως οι φθηνότεροι. Ο δρομέας τῶν κινητήρων αύτῶν άποτελείται, όπως είναι γνωστό, από ένα κυλινδρικό τύμπανο, τό όποιο είναι κατασκευασμένο από πολλά λεπτά έλασματα μονωμένα μεταξύ τους· φέρει μέσα σέ έγκοπές, πού διαμορφώνονται στήν κυλινδρική του έπιφάνεια, ράβδους μέ κυκλική ή περίπου κυκλική μορφή από χαλκό ή άλουμινιο. Οι έγκοπές αύτές σχηματίζουν τίς λεγόμενες **όδοντωσεις** τοῦ πυρήνα τοῦ δρομέα. Μιά άδοντωση άποτελείται από ένα αύλακι (**λούκι**) και από τό παραπλεύρως του **δόντι**. Οι ράβδοι αύτές βραχυκυκλώνονται και στά δύο άκρα μέ τή βοήθεια **δακτυλίων βραχυκυκλώσεως**. Οι ράβδοι και οι δακτύλιοι βραχυκυκλώσεως σχηματίζουν ένα ειδος κλωβοῦ (κλουβί), πού έπι πλέον, συγκρατεῖ και τά έλασματα τοῦ πυρήνα και καλείται **τύλιγμα κλωβοῦ** (σχ. 13.3γ).

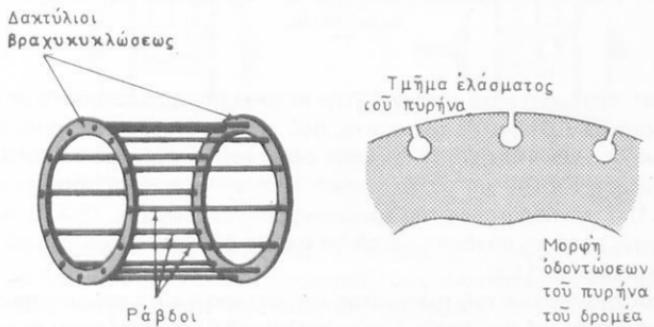

Σχ. 13.3γ.


Κλωβός κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα.

Οι κινητήρες μέ βραχυκυκλωμένο δρομέα έχουν ρεύμα έκκινησεως μέ μεγάλη ένταση και μικρή ροπή έκκινησεως, γιατί σ' αύτούς δέν ύπάρχουν οι ρυθμιστικές άντιστάσεις σειράς, πού συνδέονται μέ τό τύλιγμα τοῦ δρομέα, όπως συμβαίνει στούς κινητήρες μέ δακτύλιους. Παρ' ολα αύτά ή άπλοτητα τής κατασκευῆς και τής χρήσεως, ή φθηνή τιμή, οι μικρές άπαιτήσεις γιά συντήρηση και ή λειτουργία χωρίς τή δημιουργία ραδιοφωνικῶν παρασίτων, άποτελοῦν τούς λόγους, πού έπειβαλαν τούς κινητήρες αύτούς, δηπου δέν ύπάρχουν ειδικές άπαιτήσεις από τή φύση τοῦ φορτίου.

### 4. Ζεύξη τριφασικῶν κινητήρων.

Τά έλευθερα άκρα τῶν τριῶν φάσεων τοῦ τριφασικοῦ τυλίγματος τοῦ στάτη ένός τριφασικοῦ κινητήρα συνδέονται μέ τούς 6 άκροδέκτες, πού βρίσκονται στό κουτί τῶν άκροδεκτῶν τοῦ κινητήρα (σχ. 13.3δ). "Αν τοποθετήσουμε γεφυρώσεις

(λαμάκια) μεταξύ των άκροδεκτών της μηχανής, μπορούμε, άνάλογα με τόν τρόπο με τόν όποιο θά τοποθετήσουμε τά λαμάκια, νά συνδέσουμε τά τρία μονοφασικά

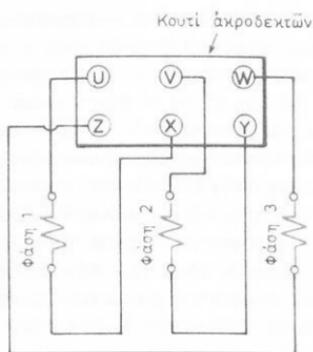

Σχ. 13.3δ.

Σύνδεση τυλίγματος τριφασικού κινητήρα με τούς άκροδεκτες του στό κουτί άκροδεκτών.

τυλίγματα κατ' άστέρα ή κατά τρίγωνο. Στήν περίπτωση της άστερεοειδούς συνδέσεως τοῦ τριφασικοῦ τυλίγματος τοῦ στάτη, πού έπιτυχάνεται, ἀν τοποθετήσουμε τά λαμάκια ὡπώς δείχνει τό σχῆμα 13.3ε, κάθε φάση τοῦ τυλίγματος θά βρεθεῖ νά ἔχει μετά τή σύνδεση (ζεύξη) μέ τό τριφασικό δίκτυο, τή φασική τάση τοῦ δικτύου (παράγρ. 11.1). Στήν περίπτωση τής τριγωνικής συνδέσεως (σχ. 13.3στ), κάθε φάση τοῦ τυλίγματος μετά τή σύνδεση μέ τό δίκτυο θά βρεθεῖ νά ἔχει τήν πολική τάση τοῦ δικτύου (παράγρ. 11.1).

'Ο τρόπος συνδέσεως τοῦ τυλίγματος κατ' άστέρα ή κατά τρίγωνο προσδιορίζεται ἀπό : α)τήν τάση, μέ τήν όποια ἔχουν ύπολογισθεῖ νά ἐργάζονται οι φάσεις τοῦ τυλίγματος ἐνός τριφασικοῦ κινητήρα ἀπό τόν κατασκευαστή του, καί β) τίς τάσεις, πού διαθέτονται ἀπό τό τριφασικό δίκτυο τροφοδοτήσεως [παράγρ. 13.5 (1)].


Κατά τή στιγμή τής ζεύξεως ἐνός τριφασικοῦ κινητήρα με τό δίκτυο τροφοδοτήσεως, ὁ κινητήρας παίρνει ἀπό τό δίκτυο ἔνταση ρεύματος, πού μπορεῖ νά φθάσει σέ τιμή 8 φορές μεγαλύτερη ἀπό τήν ἔνταση κανονικής λειτουργίας η καί περισσότερο.

'Η μεγάλη αύτή ἔνταση ἐκκινήσεως είναι ἐπικίνδυνη γιά τά τυλίγματα τοῦ κινητήρα, τά όποια υπερθερμαίνονται καί ύπάρχει κίνδυνος νά καοῦν. 'Εξάλλου, οι ἐπιχειρήσεις ἡλεκτρισμοῦ, ὡπώς είναι στήν 'Ελλάδα ή Δ.Ε.Η., δέν ἐπιτρέπουν τήν ἀπορρόφηση μεγάλων ἐντάσεων γιά ἐκκινήσεις ἀπό τό δίκτυο, γιά νά μήν δημιουργοῦνται σ' αὐτό ἀπότομες μεταβολές τής τάσεως. Γιά τό λόγο αύτό χρησιμοποιούνται κατά τήν ἐκκίνηση διάφορες διατάξεις, πού ἐλαττώνουν τό ρεῦμα πού ἀπορροφοῦν οι κινητήρες.


"Ετσι, ἀν ἔξαιρεσομε τούς πολύ μικρούς κινητήρες, τῶν όποίων ή ζεύξη πραγματοποιεῖται ἀπ' εύθειας στό δίκτυο μέ τή βοήθεια ἐνός ἀπλοῦ μαχαιρωτοῦ διακόπτη, οί μεγαλύτεροι κινητήρες συνδέονται μέ τό δίκτυο μέ εἰδικές διατάξεις

πού έλαττώνουν τό ρεῦμα έκκινησεως, έφόσον πρόκειται γιά κινητήρες μέ βραχυκυκλωμένο δρομέα.

Οι κινητήρες μέ δακτύλιους συνδέονται άπ' εύθειας μέ τό δίκτυο, όπότε ή έλαττωση τού ρεύματος έκκινησεως έπιτυγχάνεται, όπως έχει άναφερθεί, μέ τίς ρυθμιστικές άντιστάσεις τού έκκινητή. Οι άντιστάσεις αύτές συνδέονται σέ σειρά μέ τό τύλιγμα τού δρομέα, αύξανουν τήν άντισταση τού τυλίγματός του και έλαττώνουν τό ρεῦμα τού δρομέα καί έπομένως και τό ρεῦμα έκκινησεως.

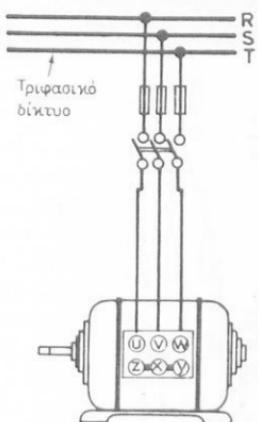

Σχ. 13.3ε.  
Σύνδεση κατ' άστέρα.

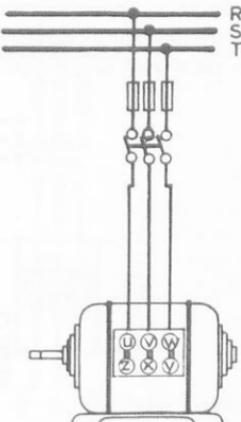

Σχ. 13.3στ.  
Σύνδεση κατά τρίγωνο.


Στούς κινητήρες μέ βραχυκυκλωμένο δρομέα, οι διατάξεις έλαττώσεως τού ρεύματος πού άπορροφούν κατά τήν έκκινησή τους οι κινητήρες, έκπληρώνουν τόν προορισμό τους έλαττώνοντας τήν τάση πού έφαρμόζεται στόν κινητήρα. "Έτσι, κατά τήν έκκινησή, ο κινητήρας άπορροφά μικρή σχετικά ένταση ρεύματος, άφού λειτουργεί μέ τάση μικρότερη άπό τήν τάση κανονικής λειτουργίας του" μετά τήν έκκινηση ζώμας και ίσταν άποκτήσει περίπου τήν κανονική του ταχύτητα περιστροφής, έφαρμόζεται στόν κινητήρα ή τάση κανονικής λειτουργίας του. "Η ροπή έκκινησεως και ή ισχύς τού κινητήρα είναι άνάλογα πρός τό τετράγωνο τής τάσεως πού έφαρμόζεται στόν κινητήρα. Έπομένως ή μειωμένη τάση έκκινησεως έχει ώς συνέπεια τήν έκκινηση τού κινητήρα μέ μειωμένη ισχύ και ροπή. Οι κυριότερες διατάξεις έκκινησεως κινητήρων μέ βραχυκυκλωμένο δρομέα είναι οι άκολουθες:

#### **α) Διακόπτης άστέρα-τριγώνου.**

Ό διακόπτης αύτός χρησιμοποιείται γιά τήν έκκινηση κινητήρων, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι γιά νά λειτουργούν μέ σύνδεση τριγώνου στήν πολική τάση τού δικτύου (π.χ. 380 V). Στήν περίπτωση χρησιμοποιήσεως διακόπτη άστέρα-τριγώνου, μέσα στο κουτί άκροδεκτῶν τού κινητήρα δέν ύπάρχουν λαμάκια, άλλα άπό τούς 6 άκροδέκτες άναχωρούν 6 άγωγοι, οι οποίοι καταλήγουν σ' αύτόν τό διακόπτη.

Ό διακόπτης αύτός έχει τρεις θέσεις. Στήν πρώτη είναι άνοικτός, στή δεύτερη συνδεσμολογεί τόν κινητήρα κατ' άστέρα και στή τίτη τόν συνδεσμολογεί κατά

τρίγωνο. "Ετσι πραγματοποιείται αύτό πού θά είχε πραγματοποιηθεί μέ τις γεφυρώσεις. Στή δεύτερη και τρίτη θέση, δηλαδή, ό διακόπτης άστέρα-τριγώνου, πού διαθέτει σειρά άπό έπαφές πρός τις όποιες συνδέονται οι 6 άγωγοί του κινητήρα και οι τρεις άγωγοι πού έρχονται άπό τό δίκτυο, βραχυκυκλώνει όρισμένες κάθε φορά άπό τις έπαφές αύτές (σχ. 13.3ζ) και επιτυγχάνει τήν άλλαγή τής συνδεσμολογίας. Γιά τήν έκκινηση, λοιπόν τοποθετούμε, μέ τή βοήθεια ένός στροφάλου, τό διακόπτη στή θέση πού είναι σημειωμένη μέ Υ· όταν οι στροφές του κινητήρα αύξηθούν, ώσπου νά φθάσουν στόν κανονικό άριθμό στροφών (πράγμα πού γίνεται άντιληπτό άπό τό γεγονός ότι οι στροφές του κινητήρα παύουν τότε νά αύξανουν), στρέφομε τό στρόφαλο στή θέση πού σημειώνεται μέ Δ. (Οι χειρισμοί αύτοι μπορούν νά γίνουν και αυτόματα μέ ειδικό μηχανισμό).

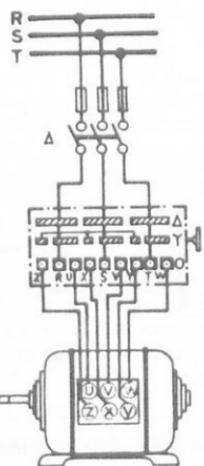

Σχ. 13.3ζ.  
Διακόπτης άστέρα-τριγώνου.


Στή θέση Υ του διακόπτη άποδεικνύεται εύκολα ότι ή ένταση, πού άπορροφάται άπό τό δίκτυο είναι τό  $\frac{1}{3}$  τής έντασεως πού θά ήταν δυνατόν νά άπορροφηθεί, άν ο κινητήρας κατά τήν έκκινηση συνδέοταν κατά τρίγωνο.

"Όπως είπαμε προηγουμένως, άν ένας κινητήρας λειτουργεί κανονικά μέ τάση 380 V, μπορεί νά έκκινησει μέ διακόπτη άστέρα-τριγώνου σέ τριφασικό δίκτυο πολικής τάσεως 380 V. Αύτό γίνεται, γιατί κατά τήν έκκινηση μέ τή βοήθεια του διακόπτη, ή τάση πού θά έφαρμόζεται σέ κάθε φάση του τυλίγματος, θά είναι 220 V. "Αν ομως ό κινητήρας λειτουργεί κανονικά μέ τάση 220 V, μέ σύνδεση τριγώνου και διαθέτομε πάλι τριφασικό δίκτυο πολικής τάσεως 380 V, γιά τήν έκκινηση δέν μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε διακόπτη άστέρα-τριγώνου. Και αύτό, γιατί όταν ό κινητήρας συνδέεται μέ άστεροειδή σύνδεση, ή τάση θά είναι ίση μέ τήν κανονική τάση λειτουργίας του.

Στήν περίπτωση αύτή, όπως και σέ περιπτώσεις κατά τις όποιες θέλομε νά έχουμε όμαλή έκκινηση του κινητήρα, χρησιμοποιούμε έκκινητές μέ άντιστάσεις.

**β) Έκκινητής μέ αντιστάσεις.**

Ό έκκινητής αύτός άποτελείται από τρείς άντιστάσεις, πού συνδέονται ταυτόχρονα σε σειρά μέ τίς τρείς φάσεις τοῦ τυλίγματος τοῦ κινητήρα (σχ. 13.3η). Οι άντιστάσεις αύτές άφαιρούνται προοδευτικά, όσο αύξανονται οι στροφές τοῦ κινητήρα, ταυτόχρονα και άπο τίς τρείς φάσεις τοῦ τυλίγματος μέ τή βοήθεια ένός κοινού στροφάλου. Οι άντιστάσεις σειράς ύποβιβάζουν τήν τάση, πού έφαρμόζεται στόν κινητήρα και έλαττώνεται έτσι ή ένταση έκκινησεως.

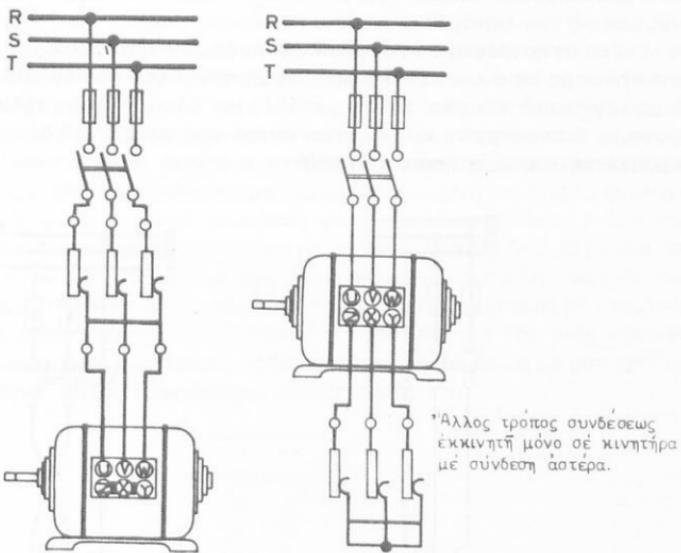

Σχ. 13.3η.  
Έκκινητής μέ αντιστάσεις.

**γ) Έκκινηση μέ αύτομετασχηματιστή.**

Κατά τή μέθοδο αύτή, ή μείωση τής τάσεως κατά τήν έκκινηση έπιτυγχάνεται μέ τή βοήθεια αύτομετασχηματιστή (παράγρ. 14.1), ένω κατά τήν κανονική λειτουργία ό κινητήρας τροφοδοτείται άπ' εύθειας άπο τό δίκτυο. Ή μέθοδος αύτή χρησιμοποιείται σέ μεγάλους κινητήρες μέ βραχικυκλωμένο δρομέα.

Στούς κινητήρες μέ δακτύλιους, όπως έχομε περιγράψει, ή έκκινηση πραγματοποιείται μέ τούς άκόλουθους χειρισμούς:


α) Βεβαιωνόμαστε ότι τό σύστημα γιά τήν άνύψωση τῶν ψηκτρῶν, ἄν υπάρχει, βρίσκεται στή θέση έπαφῆς τῶν ψηκτρῶν μέ τούς δακτύλιους και ότι ό στρόφαλος τοῦ έκκινητή βρίσκεται στήν άρχική θέση (όλόκληρες οι άντιστάσεις τοῦ έκκινητή βρίσκονται σέ σειρά μέ τό τύλιγμα τοῦ δρομέα). κατόπιν κλείνομε τό διακόπτη τής γραμμῆς, πού έρχεται άπο τό δίκτυο τροφοδοτήσεως τοῦ κινητήρα.

β) Μετά τό κλείσιμο τοῦ διακόπτη, ό κινητήρας άρχιζει νά στρέφεται πολύ άργα, όποτε ἄν άφαιρέσουμε σιγά-σιγά τίς άντιστάσεις σειράς τοῦ έκκινητή μέ άργη περιστροφή τοῦ στροφάλου, φθάνομε στήν τελική θέση τοῦ έκκινητή. Στή θέση

αύτή έχουν άφαιρεθεί όλες οι αντιστάσεις και ό δρομέας είναι βραχυκυκλωμένος. Τότε ό κινητήρας στρέφεται με τήν κανονική του ταχύτητα. "Αν ό έκκινητής περιλαμβάνει και θέση τοῦ στροφάλου με πλήρη διακοπή τοῦ κυκλώματος, ό κινητήρας δέν έκκινει μόνο με τό κλείσιμο τοῦ διακόπτη, άλλα άπαιτείται και ή τοποθέτηση τοῦ στροφάλου στή δεύτερη θέση.

γ) "Αν ό κινητήρας έχει σύστημα άνυψωσεως ψηκτρών, μετά τήν τοποθέτηση τοῦ στροφάλου τοῦ έκκινητή στήν τελική του θέση, άνυψωνομε τίς ψηκτρες, όποτε, ταυτόχρονα, βραχυκυκλώνονται οι δακτύλιοι και άπο τό μηχανισμό τοῦ συστήματος άνυψωσεως τῶν ψηκτρών.

Γιά νά άντιστρέψουμε τή φορά περιστροφῆς ένός τριφασικοῦ κινητήρα, άρκει νά άντιστρέψουμε τή φορά περιστροφῆς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου που στρέφεται. Αύτό τό έπιτυγχάνομε εύκολα, ἀν άντιμεταθέσομε δύο άπο τούς τρεῖς τροφοδοτικούς άγωγούς, όποιοι ιδήποτε και ἀν είναι αύτοί, στά σημεία συνδέσεως τους με τούς άκροδέκτες τοῦ κινητήρα (σχ. 13.3θ).

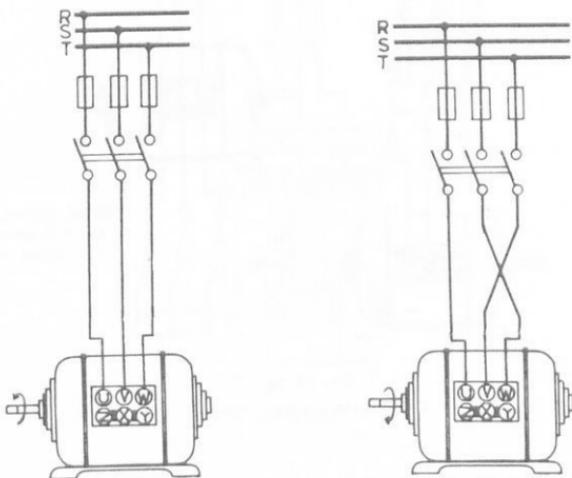

Σχ. 13.3θ.

Τρόπος άντιστροφῆς τής φορᾶς περιστροφῆς τριφασικοῦ κινητήρα.


#### 13.4 Μονοφασικοί κινητήρες έναλλασσόμενου ρεύματος.

Οι μονοφασικοί κινητήρες έναλλασσόμενου ρεύματος χρησιμοποιούνται στίς διάφορες συσκευές οικιακής και άναλογης χρήσεως με κινητήρα καθώς και στά μικρά μηχανουργικά έργαλεια και συσκευές. Οι κινητήρες αύτοί συνδέονται στίς μονοφασικές γραμμές φωτισμοῦ (μεταξύ φάσεως και ούδετέρου). Οι μονοφασικοί κινητήρες κατασκευάζονται είτε ώς άσύγχρονοι κινητήρες έπαγωγής είτε ώς άσύγχρονοι κινητήρες μέ συλλέκτη.

Στούς άσύγχρονους κινητήρες έπαγωγής άνήκουν οι **μονοφασικοί κινητήρες με βραχυκυκλωμένο δρομέα**. Γιά τήν έκκινηση τῶν κινητήρων αύτῶν άπαιτείται ή

Ύπαρξη ένός στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου. "Όπως γνωρίζομε, όμως, στρεφόμενα μαγνητικά πεδία δημιουργούνται μόνο από πολυφασικά συστήματα ρευμάτων. Γιά νά δημιουργηθεῖ, λοιπόν, στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο καί σέ ένα μονοφασικό κινητήρα, παρά τό γεγονός ὅτι, ὥπως είναι γνωστό, τροφοδοτεῖται από μονοφασική γραμμή, τοποθετεῖται στό στάτη τοῦ κινητήρα, έκτός από τό κύριο μονοφασικό τύλιγμα καί ένα βοηθητικό τύλιγμα πού καλείται **βοηθητική φάση**. Τό βοηθητικό αύτό τύλιγμα συνδέεται παράλληλα μέ τό κύριο τύλιγμα καί τό έγκαθιστούμε σέ ορισμένη άπόσταση από αύτό έπάνω στό στάτη (σχηματισμός γωνίας στό χώρο).

'Επίσης τό βοηθητικό τύλιγμα παρουσιάζει είτε μεγάλη ώμική άντισταση είτε χωρητικότητα (ἔχει συνδεμένους σέ σειρά 1 ή καί 2 πυκνωτές) έτσι, ώστε τό ρεύμα πού διέρχεται από αύτό νά παρουσιάζει φασική άποκλιση από τό ρεύμα τοῦ κυρίου τυλίγματος. Μέ τήν ύπαρξη λοιπόν ήλεκτρικής γωνίας (φασικής άποκλίσεως) καί άντιστοιχης γωνίας στό χώρο, δημιουργεῖται, για τήν έκκινηση, στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο. Μετά τήν έκκινηση, ὅταν ὁ κινητήρας άποκτήσει περίπου τόν κανονικό του άριθμό στροφών, τό βοηθητικό τύλιγμα άποσυνδέεται συνήθως από τό κύκλωμα μέ τή βοήθεια ένός φυγοκεντρικοῦ διακόπτη αύτό γίνεται γιατί, ὅταν ὁ δρομέας περιστρέφεται ἥδη, δημιουργεῖται στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο από τό ρεύμα τοῦ κυρίου τυλίγματος καί από τό ρεύμα πού κυκλοφορεῖ μέσα στούς άγωγούς τοῦ δρομέα (σχ. 13.4a). Γ' αύτό τό λόγο, ὅταν ένας τριφασικός κινητήρας μέ βραχυκύλωμένο δρομέα περιστρέφεται καί διακοπεῖ ἡ τροφοδότηση τῆς μιᾶς φάσεως, ὅπότε οι δύο ἄλλες φάσεις βρίσκονται συνδεμένες σέ σειρά, ὥπως σέ μονοφασικό τύλιγμα, ὁ κινητήρας αύτός έξακολουθεῖ νά περιστρέφεται.

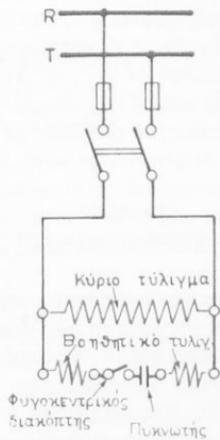

Σχ. 13.4a.

Άρχη λειτουργίας μονοφασικού κινητήρα μέ βραχυκύλωμένο δρομέα.

Στούς άσύγχρονους κινητήρες μέ συλλέκτη άνήκουν οι **κινητήρες σειρᾶς**, οι **κινητήρες γιουνιβέρσαλ** καί οι **κινητήρες άντιδράσεως** (ή **ώστικοι κινητήρες**).

#### a) Κινητήρες σειρᾶς.

Είναι όμοιοι μέ τούς κινητήρες συνεχούς ρεύματος μέ διέγερση σειρᾶς, διαφέρουν όμως κατά τούτο: ό στάτης τῶν μονοφασικῶν κινητήρων σειρᾶς δέν έχει


μαγνητικούς πόλους, άλλα μονοφασικό τύλιγμα μέσα σε αύλακια, όπως οι μονοφασικοί κινητήρες με βραχυκυκλωμένο δρομέα. Οι κινητήρες σειράς λειτουργούν με βάση την άρχη, κατά την οποία, όταν σε κινητήρα συνεχούς ρεύματος άντιστρέψουμε τή φορά τού ρεύματος στό έπαγωγικό τύμπανο και στό τύλιγμα διεγέρσεως, ή φορά περιστροφής τού κινητήρα δέν άλλαζει (παράγρ. 12.3). "Ετοι, άν σε κινητήρα, πού έχει τό τύλιγμα διεγέρσεως σε σειρά μέ τό τύλιγμα τού έπαγωγικού τυμπάνου, διαβιβάσομε έναλλασσόμενο μονοφασικό ρεῦμα, ή άλλαγη τής φοράς τού ρεύματος άνα ήμιπερίοδο δέν θά μεταβάλλει τή φορά περιστροφής.

### **β) Κινητήρες γιουνιβέρσαλ.**

Είναι μικροί μονοφασικοί κινητήρες σειράς, κατάλληλοι όμως νά λειτουργούν και στό έναλλασσόμενο και στό συνεχές ρεῦμα.

### **γ) Κινητήρες άντιδράσεως.**

Σ' αύτούς, τό τύλιγμα τού δρομέα δέν συνδέεται μέ τό δίκτυο, άλλα οι ψηκτρες, πού έφαπτονται στό συλλέκτη είναι βραχυκυκλωμένες μεταξύ τους, όπως φαίνεται

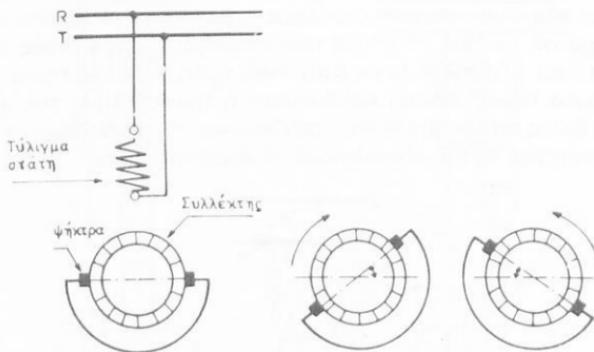

Σχ. 13.4β.

'Αρχή λειτουργίας μονοφασικού κινητήρα άντιδράσεως.

στό σχήμα 13.4β. "Αν ο άξονας τών ψηκτρών σχηματίζει μέ τόν άξονα τού μαγνητικού πεδίου γωνία  $90^\circ$  ή συμπίπτει μέ αύτόν, δέν δημιουργείται ροπή στρέψεως στό δρομέα και ο κινητήρας δέν περιστρέφεται, ένω γιά τίς ένδιάμεσες γωνίες ο κινητήρας περιστρέφεται μέ διάφορες ταχύτητες. Στούς κινητήρες άντιδράσεως είναι δυνατόν νά άλλαζομε τή θέση τού άξονα τών ψηκτρών και νά μεταβάλλομε έτοι τήν ταχύτητα περιστροφής τού κινητήρα άπο τό μηδέν ώς τή μέγιστη τιμή. Τούτο κατορθώνεται μέ ειδικό μηχανισμό, περιστρέφοντας ένα στρόφαλο. Μέ τόν ίδιο μηχανισμό άντιστρέφεται και ή φορά περιστροφής τού κινητήρα.

## 13.5 Γενικά στοιχεία κινητήρων έναλλασσόμενου ρεύματος.

### **1) Γενικά κατασκευαστικά στοιχεία, προστασία.**

Οι ήλεκτρικοί κινητήρες κατασκευάζονται σέ διάφορες μορφές: έτοι μπορούν

νά έγκataστaθoυν είτε δίκτyντia είτε κataκόρufa, γiά νά έξaσφaλiζeτai ή ppoσaρmoyή touς stiς ápaitήs eiς tōu mηχanήmatoς, pouύ ppoκeitai ná kivnήsouν. 'H éxawterikή mopoφi tōw kivnētήrωn (állla kai ölwan tōw hλektrikōn mηχanōn geynikōs) xapaktērižetai dlethnōs me sūmbolō, pouύ ápaprtīžetai apó éna grāmma tōu lativikoū álphaβiθtou kai énan áriθmō. Tō grāmma ántistoiχeī se miá geynikή mopoφi édrasewaς tēs mηχanēs, énō ó áriθmōs xapaktērižei tis díafōreς eidiķeς mopoφeς édrasewaς. "Eti: Tā sūmbolā A1 wās A6 xapaktērižou mηχanēs órižontiаs diatáxeas xapriс édrana, diafōrōw mopoφōn.

Tā sūmbolā B3 wās B14 xapaktērižou mηχanēs órižontiаs diatáxeas me édrana, diafōrōw mopoφōn.

Tā sūmbolā C1 wās C4 ánaferontai se mηχanēs órižontiаs diatáxeas me éxawteriká édrana épipléon apó tā kavonika.

Tā sūmbolā V1 wās V19 se mηχanēs katakóruphi se diatáxeas me édrana.

Tā pperiblēmatā tōw hλektrikōn kivnētήrōw eivai kataskeuaasmēna katá díafōrōw tōpōw, gýa ná ppoσatateuou tōv kivnētήra kai tō pperiballōn tou, ánaloγa me tis sūnθikeς pouύ épikratōu se káthe pperítwos. Tā kuriotera eidē ppoσatasiς, eivai:

a) 'H ppoσatasiā ppoσawōw apó tēn épafkή tōu me tā tmēmata tōu kivnētήra pouύ brisokontai se tāsē ñ tā kivnōumeva mērē, pouύ pperikleivontai mēsa se pperiblēma kai ñ ppoσatasiā tōu kivnētήra apó tēn eisxwōrēs eivēnōw stereōw sūmātōw.

b) 'H ppoσatasiā tōu kivnētήra apó tēn épiblaβi eisxwōrēs vnebō.

Káthe éna apó tā eidē ppoσatasiās épituγchánveta se díafōrōw baθmoués ánaloγa me tēn kataskeuē tōu pperiblēmatōs. 'O baθmōs ppoσatasiās sūmbolizetai dlethnōs me tā grāmma «IP», tā ñpōia ákoloouθiöntai apó dūo áriθmoués. 'Ap' aútoués o ppratos (apó 0 éwos 6) kathorizet tō baθmō tōu ppratos eidou sūmbolou se ppoσatasiās kai ñ dēutērōs (apó 0 éwos 8) kathorizet tō baθmō tōu dēutērōs eidou sūmbolou se ppoσatasiās. p.χ. IP21, IP54. 'Ektōs apó tā dūo eidē ppoσatasiās, pouύ ánafeérame, úpárχou kai álla, tā ñpōia épharmpōzontai, ðtān oí kivnētērēs ppoσirizontai gýa ná leitouρyήsou se ékρētikēs átmōsphairēs, diafōrōtikoués átmoués klp.

"An ánámēsa stā grāmma IP kai tōu dūo áriθmoués úpárχei tō grāmma W, ó kivnētērēs eivai eidiķotera ppoσatateuomenos apó tis kairikēs épiderásēi.

Télos oí kivnētērēs, ánaloγa me tō eidoś tēn érgaśias gýa tēn ñpōia ppoσorizontai, kataskeuázontai wās: kivnētērēs sūnēchōūs leitouρyias, me xapaktēriostikō sūmbolō S1, kivnētērēs b̄raχuχrōniās ñ pperiodiká diakopptōmēnēs leitouρyias me xapaktēriostikā sūmbolā S2 kai S3 ántistoiχa, tā ñpōia ákoloouθiöntai apó tō xroño leitouρyias ñ apó tē s̄xetikή díakrēia zēxēwās (% tēs xronikēs pperiðou).

Tōso oí kivnētērēs me leitouρyia pouύ diakopptetai pperiodikā, ðso kai oí kivnētērēs sūnēchōūs leitouρyias parousiázou diafōrēs paralλagēs, ánaloγa me tōtōpō fōrtisēw, hλektrikēs pēdēsēw kai ékkivnēsēw, pouύ sūmbolizontai me tā sūmbolā S4, S5, S6, klp.

"Olees oí hλektrikēs mηχanēs, épomēnaw kai oí hλektrikoi kivnētērēs énalaσosomēnu reūmatoś, fērous eipánw otó pperiblēmā tōu éndēiktikή pīnakida (s̄x. 13.5). Stiñ pīnakida aútē ánaγrāfontai tā ónomaσtikā xapaktēriostikā tōu kivnētērē, ðnlaðh tā xapaktēriostikā tā ñpōia ēxouw kathoriswet apó tōv kataskeuasth gýa tēn kavonikē leitouρyia tōu kivnētērē. 'Apó tā xapaktēriostikā aútā, prēpeis ná

γνωρίζομε τουλάχιστον τά έξης:


α) Τήν έμπορική έπωνυμία τοῦ κατασκευαστῆ.

β) Τὸν τύπο τοῦ κινητήρα. Ὁ τύπος τοῦ κινητήρα καθορίζεται μὲν γράμματα καὶ ἀριθμό, ἢ μὲν ἔνα ἀπό τὰ δύο. Μέν αὐτά ὡς κατασκευαστῆς χαρακτηρίζει τὸ πρότυπο (μοντέλο).

γ) Τὸ εἰδὸς τοῦ ρεύματος, π.χ. M.P. ἢ 1Φ (μονοφασικό ρεῦμα), T.P. ἢ 3Φ (τριφασικό ρεῦμα).

δ) Τὸν αὐξοντα ἀριθμό σειρᾶς κατασκευῆς.

ε) Τὴν ὄνομαστική τάση τοῦ κινητήρα σὲ βόλτ. Σὲ ἔνα τριφασικό κινητήρα, ἀναγράφεται πρὶν ἢ μετά ἀπό τὴν τάση τὸ σύμβολο Δ, π.χ. 380 V Δ, ἢ ἀναγράφονται δύο τάσεις, π.χ. 380/660 V, ἢ ἀναγράφονται δύο τάσεις, πού ἀκολουθοῦνται ἀπό τὰ σύμβολα Δ/Y, π.χ. 380/660 V Δ/Y. Ὅλα αὗτά εἰναι ισοδύναμα καὶ σημαίνουν ὅτι ὁ κινητήρας ἐργάζεται κανονικά σὲ δίκτυο μὲν πολική τάση 380 V, μὲν τριγωνική σύνδεση τυλίγματος στάτη καὶ σὲ δίκτυο μὲν πολική τάση 660 V ( $660 = \sqrt{3} \times 380$ ) μὲν ἀστεροειδή σύνδεση.

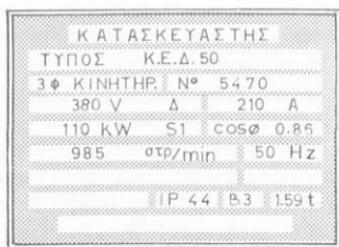

Σχ. 13.5.  
Ἐνδεικτική πινακίδα κινητήρα.

σ) Τὸ ὄνομαστικό ρεῦμα τοῦ κινητήρα σὲ ἀμπέρ.

ζ) Τὴν ὄνομαστική ισχύ, δηλαδὴ τὴν ἐνεργό ισχύ, πού ἀποδίδεται στὸν ἀξονα τοῦ κινητήρα, σὲ βάττ ἢ κιλοβάττ.

η) Τὸ εἰδὸς λειτουργίας, μὲν τὰ σύμβολα S1, S2, κλπ.

θ) Τὸ συντελεστὴ ισχύος, συνφ ἢ cosφ.

ι) Τὸν ὄνομαστικὸν ἀριθμὸν στροφῶν σὲ στρ/min.

ια) Τὴν ὄνομαστικὴν συχνότητα σὲ Hz.

ιβ) Τὸ εἰδὸς προστασίας μὲν τὰ σύμβολα IP.

ιγ) Τὴν μορφὴν ἑδράσεως, μὲν τὰ σύμβολα A, B κλπ.

ιδ) Τὸ κατά προσέγγιση βάρος σὲ τόννους, γιά μηχανές μὲν συνολικό βάρος μεγαλύτερο ἀπό 1 τόννο.

## 2. Ζυγοστάθμιση.

‘Ο δρομέας τῶν ἡλεκτρικῶν κινητήρων ἀπέχει πολὺ λίγο ἀπό τὸ στάτη τους, ώστε τὸ **διάκενο** πού σχηματίζεται νά είναι συχνά μικρότερο ἀπό 1mm. Γιά τὸ λόγο αὐτὸν ὁ δρομέας πρέπει νά ἔχει τέλεια ἑδραση καὶ νά μή παρουσιάζονται κάμψεις

τῆς ἀτράκτου τοῦ δρομέα καὶ δονήσεις ἡ κραδασμοί, πού ὄφειλονται σέ ἀνομοιόμορφη κατανομή τῆς μάζας τοῦ δρομέα. Διαφορά στήν κατανομή τοῦ βάρους τοῦ δρομέα μπορεῖ νά προέλθει π.χ. ἀπό τήν ἄνιση κατανομή τοῦ τυλίγματός του. Γιά τό λόγο αύτό, στούς δρομείς τῶν ἡλεκτρικῶν κινητήρων γίνεται διόρθωση κάθε διαφορᾶς στήν κατανομή τοῦ βάρους τους, ὥστε τό κέντρο βάρους τους νά συμπίπτει μέ τὸν ἔξονα περιστροφῆς τους. 'Η διόρθωση αὐτή καλεῖται **στατική ζυγοστάθμιση** τῶν δρομέων.

Στούς δρομείς τῶν ἡλεκτρικῶν κινητήρων, ὅμως, ἐκτός ἀπό τή στατική ζυγοστάθμιση γίνεται, μέ τή βοήθεια εἰδικῶν μηχανημάτων, καὶ ἡ λεγόμενη **δυναμική ζυγοστάθμιση**. 'Η δυναμική ζυγοστάθμιση πραγματοποιεῖται στούς δρομείς τῶν ἡλεκτρικῶν κινητήρων, ἐπειδή ἡ μορφή τους εἶναι ἐπιμήκης. "Ετοι, ἐνῶ τό συνολικό κέντρο βάρους τοῦ δρομέα εἶναι δυνατόν νά συμπίπτει μέ τὸν ἔξονα περιστροφῆς, τά μερικά κέντρα βάρους τῶν μερῶν τοῦ τυμπάνου ἐνδέχεται νά μήν συμπίπτουν ὅλα ἐπάνω στὸν ἔξονα, ὥστε κατά τήν περιστροφή θά δημιουργηθοῦν ζεύγη δυνάμεων ἀπό τίς φυγόκεντρες δυνάμεις πού ἀναπτύσσονται, τά ὅποια προκαλοῦν πάλι δονήσεις.

### **3. 'Ανάγκες ισχύος στίς διάφορες ἐφαρμογές τῶν κινητήρων· ἐκλογή κινητήρα.**

Στίς διάφορες χρήσεις τῶν ἡλεκτρικῶν κινητήρων ἀπαιτοῦνται κινητήρες διαφόρων ειδῶν καὶ μεγεθῶν, ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες λειτουργίας καὶ τίς ἀπαιτήσεις ισχύος τῶν μηχανῶν, οἱ όποιες κινοῦνται ἀπό τούς ἡλεκτροκινητήρες. Στόν Πίνακα 13.5.1, περιλαμβάνονται διάφορες ἐφαρμογές τῶν ἡλεκτροκινητήρων ἐναλλασσόμενου ρεύματος καὶ παρέχονται γιά κάθε μία: 'Η περιοχή τῶν ισχύων πού συνήθως ἀπαιτοῦνται, ὁ τύπος τοῦ ἡλεκτροκινητήρα, τό εἰδος τῆς λειτουργίας του καθώς καὶ τό είδος τῆς προστασίας του. 'Ο πίνακας αὐτός μᾶς πληροφορεῖ γιά τό εἰδος τοῦ κινητήρα πού ὑπάρχει στά διάφορα μηχανήματα, σέ ὄρισμένες δέ περιπτώσεις χρησιμεύει στήν ἐκλογή τοῦ κατάλληλου κινητήρα, γιά τή χρήση γιά τήν όποια προορίζεται ἀπό πλευρᾶς γενικῶν χαρακτηριστικῶν. 'Ο ἀκριβής καθορισμός ὅλων τῶν στοιχείων ἐνός κινητήρα σέ κάθε συγκεκριμένη περίπτωση δέν πρόκειται νά μᾶς ἀπασχολήσει, γιατί εἶναι ἔργο τῶν ἡλεκτρολόγων.

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ 13.5.1. 'Εφαρμογές καὶ ἐκλογή ἡλεκτροκινητήρων.**

Οἱ ἡλεκτροκινητήρες ταξινομήθηκαν, ἀνάλογα μέ τά χαρακτηριστικά ταχύτητάς τους, ὡς ἔξης:

**1. Κινητήρες σταθερής ταχύτητας (Σ.Τ.),** δηλαδή κινητήρες στούς όποίους ἡ ταχύτητα είναι πρακτικά σταθερή, ἀνέχαρτητα ἀπό τό φορτίο πού ἐπιβάλλεται. Στούς κινητήρες αὐτούς παρατηρεῖται μικρή μόνο μεταβολή τής ταχύτητας ἀπό τή λειτουργία ἐν κενῷ στή λειτουργία μέ φορτίο (ἐκτός ἀπό τούς σύγχρονους κινητήρες). Παραδείγματα κινητήρων αὐτού τοῦ εἰδούς είναι οἱ κινητήρες ἐπαγωγῆς μέ μικρή διολίσθηση καὶ οἱ κινητήρες συνεχοῦς ρεύματος μέ παράλληλη διέγερση.

**2. Κινητήρες μεταβλητής ταχύτητας (Μ.Τ.),** δηλαδή κινητήρες στούς όποίους ἡ ταχύτητα μεταβάλλεται ἀνάλογα μέ τό φορτίο (ἐλαττώνεται μέ τήν αὔξηση τοῦ φορτίου). Κινητήρες αὐτοῦ τοῦ εἰδούς είναι π.χ. οἱ κινητήρες ἐπαγωγῆς βραχυκυκλωμένου δρομέα μεγάλης διολίσθησεως καὶ οἱ κινητήρες συνεχοῦς ἡ ἐναλλασσόμενου ρεύματος μέ διέγερση σειρᾶς.

**3. Κινητήρες ρυθμιζόμενης ταχύτητας (Ρ.Τ.)**, δηλαδή κινητήρες έφοδιασμένοι με διάταξη ρυθμίσεως τής ταχύτητας με ρυθμιστικές άντιστάσεις. Π.χ. κινητήρας έπαγωγής με δακτύλιους και ρυθμιστικές άντιστάσεις στό δρομέα είναι τύπου: Ρ.Μ.Τ., γιατί οι διάφορες ταχύτητες, πού άναπτυσσει ο κινητήρας αύτος με τή βοήθεια τής ρυθμιστικής άντιστάσεως, μεταβάλλονται στή συνέχεια με τή μεταβολή τοῦ φορτίου.

Κατά τήν έκλογή ένός κινητήρα πρέπει νά λαμβάνεται ύπόψη και ούτιστας τών στροφών του, για νά έκλεγει κατάλληλα και ή διάταξη μεταδόσεως τής κινήσεως στό πρός κίνηση μηχάνημα άπευθείας σύζευξη, μειωτήρας στροφών κλπ.).

Είδος κινούμενου μηχανήματος	'Απαιτούμενη ισχύς σε ίππους	Τύπος κινητήρα Είδος λειτουργίας Προστασία		
<b>A. Μηχανές κατεργασίας μετάλλων</b>				
1. Δράπανο.....	0,1	Ξως	2	Σ.Τ. S1/IP21
2. Τόρνος .....	0,4	Ξως	15	Ρ.Σ.Τ.S1/IP11
3. Πλάνη .....				Σ.Τ. S1/IP11
4. Φραΐζα .....	0,1	Ξως	5	Ρ.Σ.Τ.S1/IP21
5. Πριόνι .....	1	Ξως	8	Σ.Τ. S1/IP01
6. Λειαντική μηχανή .....	5	Ξως	15	Ρ.Σ.Τ.S1/IP44
7. Μηχανή κοπής σπειρωμάτων .....	0,25	Ξως	2	Σ.Τ. S1/IP21
8. Ψαλίδι.....	1	Ξως	12	Σ.Τ. S1/IP01
9. "Ελαστρο .....	6	Ξως	30	Σ.Τ. S1/IP00
10. Καμπτική μηχανή (στράντζα) .....	12	Ξως	30	Ρ.Σ.Τ.S1/IP00
11. Σφύρα.....	0,5	Ξως	10	Ρ.Σ.Τ.S1/P11
12. Διατρητική μηχανή (πρέσσα) .....				Σ.Τ. S1/IP00
<b>B. Μηχανές κατεργασίας ξύλου</b>				
1. Πριόνι .....	2	Ξως	5	Σ.Τ. S1/IP44
2. Τόρνος ξύλου .....	0,5	Ξως	5	»
3. Πλάνη .....	1,5	Ξως	16	»
4. Διακοπρίονο .....	5	Ξως	15	»
5. Πριόνι πολλαπλό .....	2	Ξως	34	»
6. Φραΐζα .....			13	»
<b>Γ. Τυπογραφικές μηχανές</b>				
1. Έπιπεδα πιεστήρια .....	0,5	Ξως	1	Σ.Τ. S1/IP01
2. Ταχυπιεστήρια έπιπεδης βάσεως .....	1	Ξως	2,5	Ρ.Σ.Τ.S1/IP01
3. Ταχυπιεστήρια με δύο ταχύτητες .....	2	Ξως	5	«
4. Απλά περιστροφικά πιεστήρια .....	6	Ξως	7	»
5. Δίδυμα περιστροφικά πιεστήρια .....		Ξως	15	»
6. Δίχρωμες μηχανές .....	2	Ξως	3	»
<b>Δ. Κρεατομηχανές</b>				
1. Πριόνι κοπής όστών .....	0,25	Ξως	0,75	Σ.Τ. S1/IP44
2. Μύλος κρέατος (άλεστική μηχανή) .....	1	Ξως	6	»
3. Μηχανή άναμιξεως κρέατος .....	0,25	Ξως	1	»
4. Κοπτική μηχανή κρέατος.....	0,75	Ξως	1	»

Είδος κινούμενου μηχανήματος	'Απαιτουμένη ισχύς σε ίππους	Τύπος κινητήρα Είδος λειτουργίας Προστασία
<b>E. Μηχανές άρτοποιείου</b>		
1. Ζυμωτική μηχανή .....	1      έως      6	»
2. Διαχωριστική μηχανή ζύμης γιά ψωμάκια .....	1	»
<b>Σ.Τ. 'Αγροτικές μηχανές</b>		
1. Άλωνιστικές μηχανές (περίπου 350 kg/h μέδιατης καθαρισμού) .....	2,5      έως      4	»
2. Εύρειες άλωνιστικές μηχανές (περίπου 500 kg/h μέδιατης καθαρισμού) .....	6      έως      8	»
3. Εύρειες άλωνιστικές μηχανές (περίπου 1000 έως 4000 kg/h μέδιατης τροφοδότησης, πιεστήριο άχυρου και καθαρισμού) .....	24      έως      48	»
4. Μηχανές καθαρισμού σταριού.....	0,5      έως      3	»
5. Ήλεκτρικό άρτοτρο.....	40      έως      90	M.T. S2/IP44 90 min
6. Καλλιεργητικές μηχανές.....	15      έως      20	M.T. S2/IP44 90 min
7. Μεγάλες άλωνιστικές μηχανές.....	50      έως      90	Σ.Τ. S1/IP44
8. Ανυψωτικές μηχανές χόρτου και σανού (περίπου 3000 kg/ήμέρ.).....	1      έως      2	Σ.Τ. S2/IP24 60 min
9. Αντλίες λιπάσματος .....	1,3      έως      2	Σ.Τ. S1/IP44
10. Πιεστήρια χονδρού χόρτου.....	6      έως      12	Σ.Τ. S1/IP24
11. Πιεστήρια λείου χόρτου μέδιατης δεσμάτων .....	3      έως      5	»
12. Μηχανές κοπής χόρτου, κοσκινίσματος και άνυψώσεως.....		Σ.Τ. S1/IP44
13. Μεταφορική ταινία, άναδευτήρες .....	3      έως      6	Σ.Τ. S1/IP10
14. Μηχανές κοπής τεύτλων .....		»
15. Μηχανές συνθλίψεως βρώμης .....	2      έως      3	Σ.Τ. S1/IP23
16. Μηχανές συνθλίψεως πατάτας .....		»
17. Ξηραντήρια .....	0,75	»
18. Μύλος λεπτής άλεσεως .....	20      έως      30	Σ.Τ. S1/IP20
19. Μύλος χονδρής άλεσεως .....	6      έως      14	Σ.Τ. S1/IP44
	2      έως      6	»
<b>Z. Μηχανές σιδηρουργείου</b>		
1. Δράπανο, τόρνος, λειαντικός τροχός, φυσητήρας, συνολικά .....	2      έως      3	Σ.Τ. S1/IP11
2. Αερόσφυρα .....	1      έως      8	Σ.Τ. S1/IP10
3. Σφύρα πτώσεως .....	2      έως      6	»
<b>H. Μηχανές πλινθοποιείου</b>		
1. Κοπτικές μηχανές .....	6      έως      10	Σ.Τ. S1/IP23
2. Πλινθόπρεσσα .....	4      έως      17	»
<b>Θ. Μηχανές ραφείου</b>		
1. Ραπτικές μηχανές .....	0,1      έως      0,5	Σ.Τ. S1/IP44
2. Μηχανές κοπτικής .....	0,33      έως      0,75	»

Είδος κινούμενου μηχανήματος	'Απαιτούμενη ισχύς σε ίππους	Τύπος κινητήρα Είδος λειτουργίας Προστασία
I. Άλεστικές μηχανές (μύλοι)	4    ἔως    30	»
IA. Δομικές μηχανές		
1. Μηχανή άσβετοκονιάματος .....	5	»
2. Μηχανή σκυροκονιάματος .....	3    ἔως    6	»
3. Θραυστήρες λίθων μέ διάταξη κοσκινίσματος (2 ἔως 4,5m <sup>3</sup> /h) .....	20    ἔως    34	»
IB. Υφαντουργικές μηχανές		
1. Άργαλειά .....	0,33    ἔως    1	P.S.T. S1/IP44
2. Κλωστικές μηχανές .....	0,5    ἔως    3	»
IC. Αντλίες		
1. Έμβολοφόρες (60 ἔως 150 στρ/min) .....	2    ἔως    30	Σ.Τ.    S1/IP23
2. Φυγοκεντρικές (1000 ἔως 3000 στρ/min) .....	1    ἔως    15	»
ID. Εξαεριστήρες		»
IE. Ανυψωτικές μηχανές		
1. Γερανογέφυρες .....	3    ἔως    30	M.T.    S3/IP10 25% ή 15%
2. Αναβατήρες φορτίων μέ ή χωρίς όδηγό, μέ αντίβαρο .....	2    ἔως    10	Σ.Τ.    S2/IP00 60 min
3. Ανελκυστήρες προσώπων .....	2    ἔως    8	»
IS. Σιδηρόδρομοι		
1. Περιστρεφόμενα δάπεδα .....	6    ἔως    10	M.T.    S2/IP44 60 min
2. Μεταφορικές έξέδρες .....	16    ἔως    22	»
3. Βαρούλκα .....	ἔως    3	Σ.Τ.    S2/IP44 30 min
4. Γερανοί ἄνθρακα .....	3    ἔως    4	M.T.    S3/IP44 40%
5. Συμπιεστές .....	15    ἔως    100	Σ.Τ.    S1/IP01
6. Θραυστήρες ἄνθρακα .....	10    ἔως    20	Σ.Τ.    S1/IP44
7. Λειαντική μηχανή βάκτρων έμβολων .....	10	Σ.Τ.    S1/IP11
8. Ψαλίδι συρμάτων .....	5	»
9. Μηχανή καθαρισμοῦ σωληνώσεων λεβήτων .....	10	»
IIZ. Ήλεκτρικοί σιδηρόδρομοι		
1. Σιδηρόδρομοι ορυχείων, άστικοι, ύπεραστικοί, διασυνδετικοί κρατῶν .....	10    ἔως    200	M.T.    S2/IP44 60 min
2. Σιδηρόδρομοι μακρινῆς άποστάσεως .....	1000    ἔως    3000	M.T.    S2/IP00 60 min

#### 4. Επιθεώρηση, συντήρηση, βλάβες κινητήρων.

Στούς ήλεκτροκινητήρες τά σημεία, τά όποια ύπόκεινται σέ ιδιαίτερη φθορά, είναι τά έδρανα, οι ψηκτρες, ό συλλέκτης και οι δακτύλιοι. Ή έλαττωματική λειτουργία ένός έδρανου λόγω βλάβης, φέρνει εύκολα τό δρομέα σέ έπαφή μέτ το στάτη, όπότε ό δρομέας καθώς προστρίβεται έπάνω στό στάτη χαράζεται. Συνέπεια αύτοῦ είναι ή ταχεία καταστροφή άλογκληρου τού κινητήρα. Ή φθορά τών έδρανων, έξαλλου, έπιτεινεται άπο σύνδεσμους και τροχαλίες μεταδόσεως κινήσεως, τά όποια είναι ζυγοσταθμισμένα ή εύθυγραμμισμένα κακά, καθώς έπισης και άπο υπερβολικό τέντωμα (τάνυσθ) τών ίμάντων, πού χρησιμοποιούνται για τή μετάδοση τής κινήσεως. Από θσα είπαμε, βγαίνει τό συμπέρασμα ότι έπιβάλλεται ή τακτή λίπανση τών έδρανων τών κινητήρων, ένώ θα πρέπει νά άντικαθίσταται έγκαιρα ένα έλαττωματικό έδρανο και νά άποφεύγεται ή κακά νοούμενη οίκονομια, πού οδηγεί τελικά στή μείωση τής διάρκειας ζωής τού κινητήρα.

Από τά λοιπά τμήματα τού ήλεκτροκινητήρα ύποφέρουν ίδιαίτερα οι ψηκτρες, οι όποιες πρέπει νά έχουν δλες τόν ίδιο τύπο, ώστε νά άποφεύγεται ή άνομοιόμορφη φθορά, οι δέ δακτύλιοι ή συλλέκτης δέν πρέπει νά έχουν χαραγές. "Αν τυχόν ύπαρχουν χαραγές και αύλακώσεις, πρέπει νά άπαλείφονται μέτ κατάλληλη λείανση τών δακτυλίων ή τού συλλέκτη.

Από τά παραπάνω δόηγούμαστε και στόν τρόπο, μέ τόν όποιο πρέπει νά γίνεται ή έπιθεώρηση τών ήλεκτροκινητήρων, ώστε έγκαιρα νά διαπιστώνονται οι άνωμαλίες πού μόλις άρχιζουν και, έπομένως, νά προλαμβάνονται μελλοντικές βλάβες. Κατά τήν έπιθεώρηση, πρέπει νά πραγματοποιείται έπισης: α) Η λίπανση τών ήλεκτροκινητήρων, σέ θσα σημεία και κατά τόν τρόπο πού ύποδεικνύει ό κατασκευαστής τους στίς σχετικές δόηγίες. β) Ο καθαρισμός τους άπό τή σκόνη και τίς λοιπές άκαθαρσίες, πού συσσωρεύονται έπάνω και μέσα στή μηχανή άπό τό περιβάλλον. Οι άκαθαρσίες αύτές έκτος άπό τίς άλλες άνωμαλίες, πού ένδεχεται νά προκαλέσουν στόν κινητήρα, φράζουν τίς διόδους κυκλοφορίας τού άέρα ψύξεως του, μέ άποτέλεσμα ή μηχανή νά ύπερθερμαίνεται.

Η συντήρηση και άποκατάσταση τών βλαβών είναι, βεβαίως, έργο ειδικοῦ ήλεκτρολόγου, άλλα για νά γνωρίζουμε πότε ό ήλεκτροκινητήρας έχει άνάγκη συντηρήσεως συντάχτηκε ό Πίνακας 13.5.2, ό όποιος παρέχει στοιχεία για τήν άναγνώριση τών συμπτωμάτων, πού παρουσιάζονται σέ ένα κινητήρα, δταν έχει συμβεί κάποια βλάβη ή δταν έχουν έπελθει φθορές.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ 13.5.2.

#### Συνήθεις βλάβες ήλεκτροκινητήρων έναλλασσόμενου ρεύματος.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
1. Ό κινητήρας δέν έκκινει.	1. Διακοπή στούς άγωγούς τροφοδοτήσεως ή στόν έκκινητή, τήηη άσφαλειας ή άνοιγμα (πτώση) αύτόματου διακόπτη. 2. Διακοπή στό κύκλωμα τού δρομέα. Π.χ. διακοπή στό τύλιγμα τού δρομέα ή στίς άντιστάσεις ή έπαφές τού έκκινητή ή κακή έπαφή τών ψηκτρών.
2. Ό κινητήρας έκκινει μέ δυσκολία, ή ταχύτητά του έλαττώνεται σημαντικά μέ τή φόρτιση.	1. Ή φόρτιση είναι πολύ μεγάλη. 2. Έλαττωματικές έπαφές στό διακόπτη άστέρα - τριγώνου. 3. Έλαττωματική έδρανα. 4. Βλάβη στό μηχανισμό των ψηκτρών, άνωμαλίες στούς δακτύλιους. 5. Βραχυκύλωμένες σπείρες στό τύλιγμα τού στάτη.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
	<p>6. Κινητήρας προβλεπόμενος γιά σύνδεση τριγώνου στή διατιθέμενη τάση, έχει συνδεσμολογηθεί, κατά λάθος, σε άστερειδή σύνδεση.</p> <p>7. Τάση τροφοδοτήσεως πολύ χαμηλή.</p> <p>8. Χαλαρές ράβδοι κλωβοῦ.</p> <p>9. Έλαττωματικός πυκνωτής (μονοφασικοί κινητήρες).</p>
3. Κατά τήν έκκινηση, οι άσφαλτεις τήκονται (καίονται) ή ό αυτόματος διακόπτης άνοιγει (πέφτει).	<p>1. Βραχυκυκλωμένοι άγωγοι μεταξύ αύτόματου διακόπτη και στάτη.</p> <p>2. Βραχυκυκλωμένοι άγωγοι μεταξύ δρομέα και έκκινητη ή βραχυκύκλωμα μεταξύ δύο ψηκτροφορέων.</p> <p>3. Δύο φάσεις τού στάτη είναι βραχυκυκλωμένες μεταξύ τους ή πρός τόν πυρήνα.</p> <p>4. Βραχυκυκλωμένοι δακτύλιοι ή σπείρες τού τυλίγματος τού δρομέα.</p> <p>5. Βραχυκυκλωμένος πυκνωτής (μονοφασικοί κινητήρες).</p> <p>6. Έλαττωματικός φυγοκεντρικός διακόπτης (μονοφασικοί κινητήρες).</p>
4. Ό κινητήρας ύπερθερμαίνεται ή ό αυτόματος διακόπτης άνοιγει (πέφτει).	<p>1. Ή φόρτιση είναι πολύ μεγάλη.</p> <p>2. Ό κινητήρας λειτουργεί μόνο με 2 φάσεις.</p> <p>3. Ή τάση τού δικτύου τροφοδοτήσεως είναι πολύ υψηλή.</p> <p>4. Ή τάση τροφοδοτήσεως είναι πολύ χαμηλή.</p> <p>5. Βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσεων στό τύλιγμα τού στάτη ή μεταξύ φάσεων και πυρήνα.</p> <p>6. Βραχυκυκλωμένες σπείρες στό τύλιγμα τού στάτη.</p> <p>7. Πολύ μεγάλη τριβή μεταξύ ψηκτρών και δακτυλίων.</p> <p>8. Κακή έπαφή στό κύκλωμα τού δρομέα.</p> <p>9. Ό δρομέας προσκρούει στό στάτη.</p>
5. Τό άμπερόμετρο στή γραμμή τροφοδοτήσεως άμφιταλαντεύεται ύπό σταθερό φορτίο.	Κακή έπαφή στό κύκλωμα τού δρομέα.
6. Ό κινητήρας ύπερθερμαίνεται κατά τή λειτουργία έν κενώ.	Κινητήρας κατασκευασμένος γιά άστερειδή σύνδεση, στή διατιθέμενη τάση, συνδεσμολογημένος, κατά λάθος, σε σύνδεση τριγώνου.
7. Σπινθηρισμοί στίς ψηκτρες.	<p>1. Ή έπιφάνεια έπαφης τών ψηκτρών δέν είναι λεία ή οι ψηκτρες δέν έξασκούν τήν άπαιτούμενη πίεση στούς δακτύλιους.</p> <p>2. Άνωμαλοι ή άκαθαρτοι δακτύλιοι.</p> <p>3. Μή κυκλικοί δακτύλιοι.</p>

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
8. 'Ο κινητήρας λειτουργεί μέθόρυβο.	1. Έλαττωματικά έδρανα. 2. Ο μηχανικός σύνδεσμος της μηχανής δέν είναι εύθυγραμμισμένος. 3. Κακή ζυγοστάθμιση του δίσκου του συνδέσμου. 4. Διακοπή της μιᾶς φάσεως (π.χ. τήξη άσφαλειας). Τούτο είναι δυνατόν νά έχει συμβεί όταν ο κινητήρας, κατά τή λειτουργία του, άρχισει ξαφνικά νά κάνει ύπερβολικό θόρυβο.
9. 'Από τόν κινητήρα έξέρχεται, κατά τή λειτουργία, καπνός.	1. Βραχυκύλωμα στό τύλιγμα. 2. Βλάβη στό φυγοκεντρικό διακόπτη, ό όποιος δέν άνοιγει τό κύκλωμα του βοηθητικού τυλίγματος (μονοφασοί κινητήρες). 3. Έλαττωματικά έδρανα. 4. Ύπερφόρτιση.
10. 'Ο κινητήρας βουίζει άλλα δέν έκκινει.	1. Έλαττωματικός πυκνωτής (μονοφασικοί κινητήρες). 2. Διακοπή στό βοηθητικό τύλιγμα (μονοφασικοί κινητήρες). 3. Ή φόρτιση είναι πολύ μεγάλη.

"Όταν στίς πιθανές αιτίες μιᾶς βλάβης περιλαμβάνονται:

- διακοπές στούς άγωγούς τροφοδοτήσεως,
- τήξεις άσφαλειών,
- άνοιγμα του αύτόματου διακόπτη,
- κακές έπαφές στούς διακόπτες και έκκινητές,
- λανθασμένες ή κακές συνδέσεις στούς άκροδέκτες,
- κακή εύθυγράμμιση του συνδέσμου,
- ύπερβολικό φορτίο.

είναι δυνατόν νά έπειμοβει γιά τήν πιθανή άποκατάσταση της βλάβης. Στίς περιπτώσεις αύτές, πριν άπο κάθε άλλη ένέργεια, άπομονώνεται ο κινητήρας άπό τό δίκτυο τροφοδοτήσεως, μέ τή βοήθεια του διακόπτη πού ύπαρχει στή γραμμή τροφοδοτήσεως, και πραγματοποιείται ο έλεγχος. Κατά τόν έλεγχο μπορεί νά άπαιτηθεί:

- α) 'Η άντικατάσταση μιᾶς καρμένης άσφαλειας.
- β) 'Η άλλαγή ή βελτίωση τών συνδέσεων στούς άκροδέκτες.
- γ) 'Η έλάττωση του φορτίου.
- δ) 'Η τοποθέτηση μεγαλύτερου κινητήρα κλπ.

### 13.6 Έρωτήσεις.

1. Πώς πραγματοποιείται ένα στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο;
2. Ποιές έφαρμογές βρίσκουν τά στρεφόμενα μαγνητικά πεδία;
3. Πότε μία ήλεκτρική μηχανή καλείται σύγχρονη και πότε άσύγχρονη;
4. Πώς είναι κατασκευασμένος ο δρομέας τών έναλλακτήρων;
5. Πώς δημιουργείται τό τριφασικό σύστημα Η.Ε.Δ. στούς τριφασικούς έναλλακτήρες;
6. Τί είδους ήλεκτρικές μηχανές είναι οι κινητήρες έναλλασσόμενου ρεύματος;
7. Πόσα είδη άσύγχρονων τριφασικών κινητήρων έχουμε και ποιά;

8. Ποιά ή άρχη λειτουργίας τών τριφασικών κινητήρων έπαγωγής;
9. Πόσα είδη τριφασικών κινητήρων έχομε και ποιά; Ποιά τά βασικά χαρακτηριστικά τών κινητήρων κάθε είδους;
10. Έάν διατίθεται τριφασικό δίκτυο 220/380 V και πραγματοποιήσουμε στό κιβώτιο άκροδεκτών τού κινητήρα σύνδεση τού τυλίγματος τού στάτη κατά τρίγωνο, μετά τή ζεύξη τού κινητήρα μέ τό δίκτυο, μέ ποιά τάση θά βρεθεῖ κάθε φάση τού τυλίγματός του;
11. Μάς έπιτυγχάνεται η έλαττωση τού ρεύματος έκκινησεως: α) Στούς κινητήρες μέ βραχυκυκλωμένο δρομέα; β) Στούς κινητήρες μέ δακτύλιους;
12. Μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε διακόπη άστέρα - τριγώνου γιά τήν έκκινηση κινητήρα μέ κανονική τάση λειτουργίας 220 V σέ σύνθεση τριγώνου, έάν διαθέτεται τριφασικό δίκτυο πολικής τάσεως 380 V; Νά δικαιολογήσετε τήν άπαντηση;
13. Πώς κατορθώνεται η άντιστροφή της φοράς περιστροφής ένός τριφασικού κινητήρα;
14. Ποιά είδη μονοφασικών κινητήρων έχομε;
15. Πώς συμβολίζονται διάφορες έξωτερικές μορφές τών ήλεκτρικών κινητήρων;
16. Ποιά είναι τά βασικά είδη προστασίας, πού παρέχουν τά περιβλήματα τών κινητήρων και ποιό τό σχετικό σύμβολο;
17. Ποιά χαρακτηριστικά καλούνται όνομαστικά χαρακτηριστικά ένός κινητήρα και πώς μπορούμε νά τά πληροφορηθούμε;
18. Πόσα είδη ζυγοσταθμίσεως διακρίνομε;
19. Ποιά είναι τά κυριότερα σημεία ένός κινητήρα, πού πρέπει νά έπιθεωρούνται και ποιές είναι οι βασικές έργασίες, πού πρέπει νά έκτελούνται κατά τήν έπιθεώρηση;
20. Πότε είναι δυνατόν νά έπεμβομε γιά τήν πιθανή άποκατάσταση μιᾶς βλάβης ήλεκτρικού κινητήρα;


## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

### ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ, ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ

#### 14.1 Μετασχηματιστές.

##### 1. Μονοφασικοί μετασχηματιστές.

Όπως εϊδαμε στήν παράγραφο 8.4, ἂν δύο άνεξάρτητα πηνία περιβάλλουν έναν κοινό σιδερένιο πυρήνα και μέσα από τό ἔνα από τά πηνία αύτά διέλθει έναλλασσόμενο ρεύμα, θά δημιουργηθεῖ έναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο. Οι μαγνητικές γραμμές τοῦ πεδίου αύτοῦ καθώς διέρχονται μέσα από τόν κοινό πυρήνα, θά περιβάλλουν τόσο τίς σπείρες τοῦ πηνίου, πού διαρρέεται από τό ήλεκτρικό ρεύμα, δσο και τίς σπείρες τοῦ γειτονικοῦ πηνίου. Ετσι, στό τύλιγμα τοῦ πηνίου, πού συνδέεται μέ τήν πηγή τοῦ έναλλασσόμενου ρεύματος και καλεῖται **πρωτεύον** (σχ. 14.1a), άναπτύσσεται ήλεκτρεγερτική δύναμη ἐξ αύτεπαγωγῆς. Αύτῃ

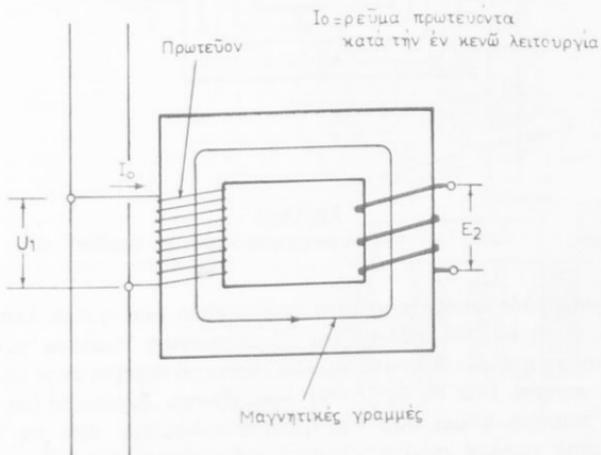


Σχ. 14.1a.

Άρχη λειτουργίας μετασχηματιστή χωρίς φορτίο.

ἀντισταθμίζει σχεδόν τήν τάση, πού έφαρμόζεται στά ἄκρα τοῦ πρωτεύοντος τυλίγματος, και ἔτσι ἐπέρχεται ήλεκτρική ίσορροπία. Στό τύλιγμα τοῦ ἀλλου πηνίου έξαλλου, πού καλεῖται **δευτερεύον**, άναπτύσσεται έναλλασσόμενη ήλεκτρεγερτική δύναμη ἐξ ἐπαγωγῆς.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έάν τώρα, στά ακρα τοῦ δευτερεύοντος τυλίγματος (δηλαδή τοῦ τυλίγματος πού δέν συνδέεται μέ τήν πηγή) συνδέσομε μιά κατανάλωση (σχ. 14.1β), τότε, μέ τήν έπενέργεια τής ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως έξι έπαγωγής, πού θά είναι άναλογο μέ τήν άντισταση πού παρουσιάζει ή κατανάλωση γιά γνωστή Η.Ε.Δ. έξαιτιας τοῦ ρεύματος αύτοῦ θα δημιουργηθεῖ έναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο, πού θά άντιτίθεται στό μαγνητικό πεδίο τοῦ ρεύματος τοῦ πρωτεύοντος. Όποιαδήποτε ζήμωση έλαττωση τοῦ άρχικού μαγνητικού πεδίου έχει ως συνέπεια τή μείωση τής ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως έξι αύτεπαγωγής. Από τή μείωση αύτή προκαλείται διαφορά άναμεσα στήν τάση, πού έπιβάλλεται άπο τήν πηγή, και τήν ήλεκτρεγερτική δύναμη έξι αύτεπαγωγής, μέ άποτέλεσμα νά κυκλοφορήσει στό πρωτεύον μεγαλύτερο ρεύμα. Μέ τόν τρόπο αύτόν τό μαγνητικό πεδίο παραμένει σταθερό. Μέ τή διάταξη λοιπόν, πού περιγράψαμε και πού καλείται **μετασχηματιστής**, μεταφέρεται ήλεκτρική ισχύς άπο τό ένα τύλιγμα στό άλλο, μέ τή βοήθεια μόνο τοῦ άναπτυσσόμενου μαγνητικού πεδίου. Χωρίς δηλαδή νά ύπαρχει άγωγιμη σύνδεση μεταξύ τῶν τυλιγμάτων.

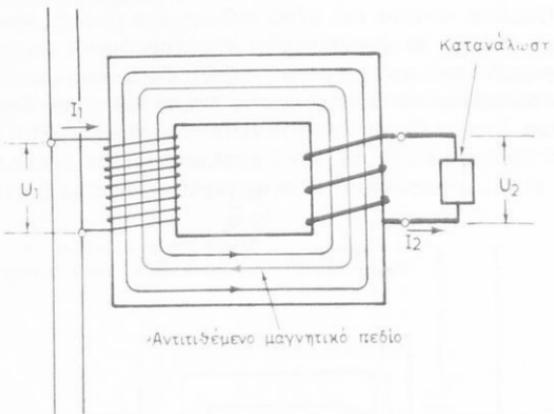

Σχ. 14.1β.

Άρχιη λειτουργίας μετασχηματιστή μέ φορτίο.


Ό η πυρήνας ένός μετασχηματιστή άποτελείται άπο πολλά λεπτά έλάσματα, οπως και οι πυρήνες τῶν πόλων και τά έπαγωγικά τύμπανα τῶν ήλεκτρικῶν γεννητριῶν και κινητήρων. Τά κατακόρυφα μέρη τοῦ πυρήνα ένός μετασχηματιστή ονομάζονται **κορμοί**, ένω τά άριστα ονομάζονται **ζυγάματα** (σχ. 14.1γ). Κάθε κορμός τοῦ πυρήνα φέρει δύο άνεξάρτητα τυλίγματα, άπο τά οποία τό ένα άποτελείται άπο πολλές σπείρες λεπτοῦ μονωμένου σύρματος, ένω τό άλλο άποτελείται άπο λίγες σχετικά σπείρες χοντρού μονωμένου σύρματος (σχ. 14.1δ).

Έστω τώρα ότι τό τύλιγμα μέ τό μικρό άριθμό σπειρῶν συνδέεται μέ μιά πηγή τάσεως  $U_1$ . Τότε αύτό θά άποτελέσει τό πρωτεύον τύλιγμα τοῦ μετασχηματιστή. Στό δευτερεύον τύλιγμα έξαλλο θά άναπτυχθεῖ ήλεκτρεγερτική δύναμη έξι έπαγωγής, ή οποία έξαρταται άπο τόν άριθμό τῶν σπειρῶν τοῦ τυλίγματος αύτοῦ (παράγρ. 8.4). Ή ήλεκτρεγερτική αύτή δύναμη θά είναι τόσο μεγαλύτερη άπο τήν τάση, πού έφαρμοδεται στό πρωτεύον, δσο μεγαλύτερος είναι ο άριθμός τῶν σπειρῶν τοῦ

δευτερεύοντος σέ σχέση με τόν άριθμό τῶν σπειρῶν τοῦ πρωτεύοντος. Δηλαδή, έάν καλέσουμε τήν Η.Ε.Δ. τοῦ δευτερεύοντος  $E_2$ , θά είναι:



$$\frac{U_1}{E_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

όπου:  $T_1$  καὶ  $T_2$  είναι άντιστοιχα οἱ άριθμοί τῶν σπειρῶν (έλιγμάτων) τοῦ πρωτεύοντος καὶ τοῦ δευτερεύοντος τυλίγματος (ώς άριθμός σπειρῶν νοεῖται τό άθροισμα τῶν σπειρῶν ἐνός τυλίγματος, πού ύπάρχουν καὶ στόν ἔνα κορμό καὶ στόν ἄλλο καὶ συνδέονται μεταξύ τους σέ σειρά).

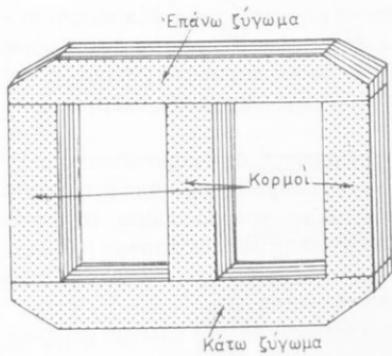

Σχ. 14.1δ.  
Μονοφασικοί μετασχηματιστές.

Σχ. 14.1γ.  
Πυρήνας μετασχηματιστῆς.

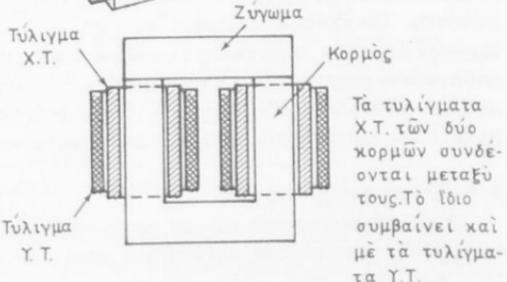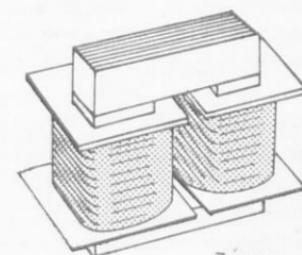

Τό πηλίκον  $T_1/T_2$  καλεῖται **σχέση μετασχηματισμοῦ** ή **σχέση μεταφορᾶς** τοῦ μετασχηματιστῆς.

"Αν στό δευτερεύοντος τύλιγμα συνδέσουμε μιά κατανάλωση, θά κυκλοφορήσει μέσα ἀπ' αὐτό ρεῦμα  $I_2$ , όποτε ἀπό τό πρωτεύοντος τύλιγμα θά κυκλοφορήσει ρεῦμα  $I_1$ , τό όποιο είναι σημαντικά μεγαλύτερο ἀπό τό ρεῦμα πού κυκλοφοροῦσε προηγου-

μένων. Τό ρεύμα πού κυκλοφορεί στό πρωτεύον τύλιγμα, όταν τό δευτερεύον τύλιγμα είναι άνοικτό (λειτουργία τοῦ μετασχηματιστή ἐν κενώ), είναι τό 1/10 ώς 1/20 τοῦ ρεύματος  $I_1$ , πού κυκλοφορεί στό πρωτεύον, όταν ὁ μετασχηματιστής ἐργάζεται μέ τό κανονικό του φορτίο στό δευτερεύον. Τό πηλίκον τῶν δύο παραπάνω ρευμάτων θά είναι **περίποι** ἵσο πρός τό ἀντίστροφο τῆς σχέσεως μετασχηματισμοῦ, δηλαδή:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{T_2}{T_1}$$

Αύτό ἀποδεικνύεται εὐκολα, ἃν ἔξισώσουμε τήν ἡλεκτρική ἴσχυ εἰσόδου (πρωτεύοντος) καὶ ἔξόδου (δευτερεύοντος) τοῦ μετασχηματιστῆ.

Μέ τό μετασχηματιστή λοιπόν είναι δυνατόν νά μεταβάλλομε (νά μετασχηματίσουμε) τήν τάση τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος. Μποροῦμε δηλαδή νά ἀνυψώσουμε ἢ νά υποβιβάσουμε τήν τάση, πράγμα πού, ὅπως θά δοῦμε παρακάτω (Μέρος 7ο καὶ 8ο), ἔχει κυρίως ἐφαρμογή στή μεταφορά καὶ διανομή τῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας καὶ στίς ἡλεκτρικές μετρήσεις.

Στήν πλευρά τῆς χαμηλῆς τάσεως τοῦ μετασχηματιστῆ, ὅπως προκύπτει ἀπό τή σχέση τῶν ρευμάτων πού διατυπώθηκε παραπάνω, τό ρεύμα ἔχει μεγάλη ἔνταση. Γ' αὐτό στό τύλιγμα τῶν λίγων σπειρῶν χρησιμοποιοῦμε χοντρό σύρμα, τό όποιο παρουσιάζει μικρή ἀντίσταση. Ἀντίθετα, στήν πλευρά τῆς ψηλῆς τάσεως (τύλιγμα μέ μεγάλο ἀριθμό σπειρῶν) χρησιμοποιοῦμε λεπτό σύρμα, γιατί ἡ ἔνταση τοῦ ρεύματος πού κυκλοφορεῖ σ' αὐτήν είναι μικρή.

Οἱ μετασχηματιστές πού ἔχουν, ὅπως είδαμε παραπάνω, ἕνα τύλιγμα χαμηλῆς τάσεως καὶ ἔνα τύλιγμα ψηλῆς τάσεως είναι **μονοφασικοί μετασχηματιστές**.


## 2. Τριφασικοί μετασχηματιστές.

Οἱ **τριφασικοί μετασχηματιστές** ἀποτελοῦνται ἀπό τρεῖς μονοφασικούς μετασχηματιστές, ἔνα γιά κάθε φάση, οἱ ὅποιοι συνδέονται μεταξύ τους εἴτε μέ σύνδεση ἀστέρα είτε μέ σύνδεση τριγώνου (σχ. 14.1ε). Ἡ σύνδεση τῶν τριῶν μονοφασικῶν μετασχηματιστῶν πραγματοποιεῖται καὶ στά πρωτεύοντα τυλίγματα καὶ στά δευτερεύοντα. Οἱ σχέσεις τάσεων καὶ ἐντάσεων, πού ἀναφέρθηκαν προηγουμένως, ἰσχύουν καὶ στήν περίπτωση τῶν τριφασικῶν μετασχηματιστῶν καὶ ἀναφέρονται σέ κάθε φάση χωριστά. Ὡς σχέση μετασχηματισμοῦ ὅμως λαμβάνεται ὁ λόγος τῶν πολικῶν τάσεων τῶν δικτύων, μέ τά ὅποια συνδέονται τά δύο τριφασικά τυλίγματα (πρωτεύον καὶ δευτερεύον) τοῦ μετασχηματιστῆ.

## 3. Ψύξη μετασχηματιστῶν.


Κατά τή λειτουργία τῶν μετασχηματιστῶν, ὅπως συμβαίνει καὶ μέ τίς ἡλεκτρικές γεννήτριες καὶ τούς ἡλεκτροκινητήρες, ἀναπτύσσεται θερμότητα (παράγρ. 6.3, 12.3 καὶ 15.1), πού ὀφείλεται στή ροή τοῦ ρεύματος μέσα στίς ἡλεκτρικές ἀντιστάσεις. Ἡ θερμότητα αὔτη (θερμικές ἀπώλειες) πρέπει νά ἀπομακρύνεται ἀπό τό μετασχηματιστή, γιά νά ἀποφεύγεται αὔξηση τῆς θερμοκρασίας τῶν τυλιγμάτων παραπάνω ἀπό ἔνα διορισμένο δριο. Ἡ ύπερβαση τοῦ δρίου αὐτοῦ ἔχει ὡς συνέπεια τά τυλίγματα νά διατρέχουν κίνδυνο καταστροφῆς.

Ἡ ἀπαγωγή τῆς θερμότητας ἐπιτυγχάνεται μέ τή βοήθεια ἐνός **συστήματος ψύξης** τοῦ μετασχηματιστῆ. Στό σύστημα αὔτο, τό ψυκτικό μέσο μπορεῖ νά είναι ὁ

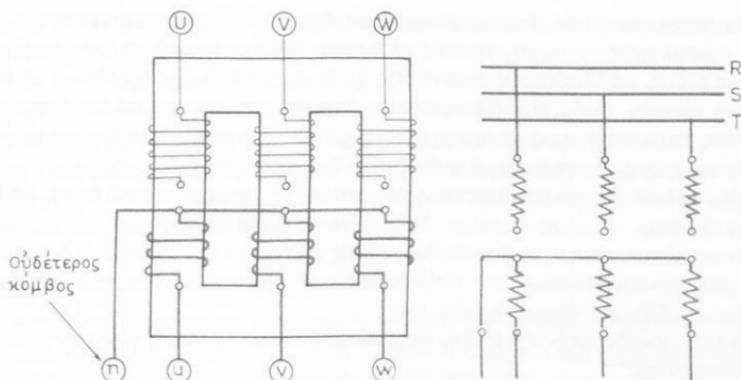

Σχ. 14.1ε.

Τριφασικός μετασχηματιστής σε συνδεσμολογία άστέρα-άστέρα.

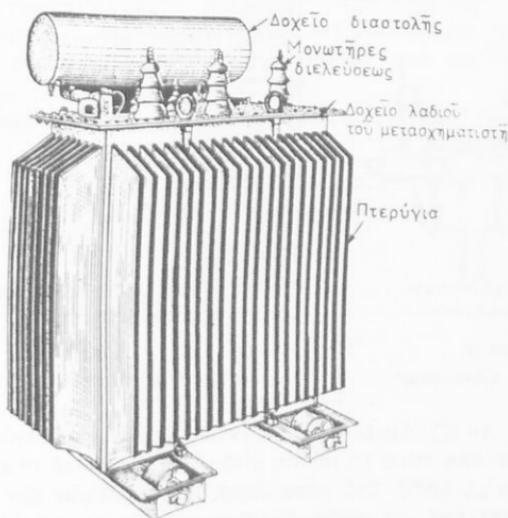

Σχ. 14.1στ.

Έξωτερική όψη τριφασικού μετασχηματιστή.

άτμοσφαιρικός άέρας (*Έροι μετασχηματιστές*), ή ειδικό μονωτικό όρυκτέλαιο (*μετασχηματιστές λαδιοῦ*). Στήν πρώτη περίπτωση ή θερμότητα πού άναπτύσσεται παραλαμβάνεται από τόν άέρα, πού περιβάλλει τό μετασχηματιστή και κυκλοφορεῖ πρός τά έξω· ό άέρας αύτός άνανεώνεται συνεχώς, τίς περισσότερες φορές με τή βοήθεια άνεμιστήρα.

Στή δεύτερη περίπτωση ό μετασχηματιστής και τό ειδικό μονωτικό λάδι βρίσκονται μέσα σε σιδερένιο δοχείο (σχ. 14.1στ.), ό δέ μετασχηματιστής είναι βυθισμένος μέσα στό λάδι. Τή θερμότητα πού παράγεται τότε παραλαμβάνει τό ειδικό μονωτικό όρυκτέλαιο και τή μεταφέρει τελικά στόν άτμοσφαιρικό άέρα με τή

βοήθεια πτερυγίων, πού έχει έξωτερικά τό δοχείο τού μετασχηματιστῆ.


Σέ όρισμένους μετασχηματιστές τό δοχείο δέν έχει πτερύγια ἀλλά σωλήνες· σέ ενα ἄλλο είδος, μέ Iδαιτερες ἀπαιτήσεις ψύξεως, τό λάδι διοχετεύεται μέ αντίλιες σέ ειδικά ψυγεία, ὅπου τού ἀφαιρεῖται ἡ θερμότητα, πού παραλαμβάνει.

Στούς περισσότερους μετασχηματιστές λαδιοῦ ύπάρχει στό ἐπάνω μέρος τοῦ δοχείου τους ἔνα σχετικά μικρό κυλινδρικό δοχείο· τό δοχείο αύτό συγκοινωνεῖ μέ τό δοχείο λαδιοῦ, μέ τή βοήθεια σωλήνα, καί μέ τόν ἀτμοσφαιρικό ἀέρα. Τό δοχείο αύτό, πού μέχρι τή μέση περιέχει λάδι, είναι **δοχείο διαστολῆς**.

"Οπως είναι γνωστό, τό δοχείο διαστολῆς ἐπιτρέπει τήν ἐλεύθερη διαστολή τοῦ ύγρου μιᾶς ἔγκαταστάσεως, καί στήν περίπτωσή μας τοῦ λαδιοῦ τοῦ μετασχηματιστῆ, ὅταν αὐξάνει ἡ θερμοκρασία του.

Τό λάδι, ἐκτός ἀπό τήν ψύξη, συμβάλλει καί στή μόνωση τῶν τυλιγμάτων τοῦ μετασχηματιστῆ.

'Ο μετασχηματιστής είναι συνήθως στερεωμένος στό ἐπάνω κάλυμμα τοῦ δοχείου λαδιοῦ. 'Από τό κάλυμμα αύτό ἔξερχονται καί οι λεγόμενοι **μονωτῆρες**

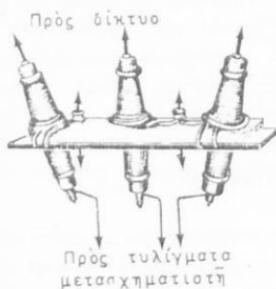

Σχ. 14.1ζ.  
Μονωτῆρες διελεύσεως.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ		
Τύπος	M B 200 A/A	48500 Ε.Κ. 1972
Όν. ίσχύς	KVA 150	Συχνότητα Hz 50
	I 19.200	
Όν. τάσης	VII 20.000	400 Συνδεσμολ. Yz S
	III 20.800	
Όν.ρεύμα	A 4.33	216.5

Είδος ψύξεως  
Ολικὸ βάρος 1.0 Βάρος έλαμψυ 0.3

Σχ. 14.1η.  
Ἐνδεικτική πινακίδα μετασχηματιστῆ.

**διελεύσεως** (σχ. 14.1ζ). Αύτοί ἀποτελοῦνται ἀπό ἐπιμήκη ἀγώγιμα στελέχη, πού περιβάλλονται σ' δόλο τους τό μῆκος ἀπό μονωτικό ύλικό (π.χ. ἀπό πορσελάνινο κέλυφος γεμάτο μέ λάδι). Στά κάτω ἄκρα τῶν στελέχων τῶν μονωτήρων αὐτῶν ύπάρχουν ἀκροδέκτες, μέ τούς ὁποίους συνδέονται τά ἐλεύθερα ἄκρα τῶν τυλιγμάτων τῶν μετασχηματιστῶν. Στά ἐπάνω ἄκρα τους ύπάρχουν ἐπίσης ἀκροδέκτες, μέ τούς ὁποίους συνδέονται οι μετασχηματιστές μέ τό δίκτυο πού τούς τροφοδοτεῖ καί μέ τό δίκτυο διαφορετικῆς τάσεως, πού οι ίδιοι τροφοδοτοῦν.

#### 4. Γενικά στοιχεία μετασχηματιστῶν.

Οι μετασχηματιστές, ὅπως είδαμε παραπάνω, δέν περιλαμβάνουν περιστρεφόμενα ἡ κινούμενα μέρη, ὅπως οι ἡλεκτροκινητήρες ἡ οι ἡλεκτρικές γεννήτριες, γι' αύτό καί καλούνται **στατοί**. 'Η ἐλλειψη κινούμενων μερῶν παρέχει στούς μετασχηματιστές πολλά πλεονεκτήματα, ὅπως: ἀπλότητα στήν κατασκευή καί στή χρησιμοποίηση καί μικρή μόνο παρακολούθηση καί συντήρηση.

"Οπως κάθε μηχάνημα, ἔται καί οι μετασχηματιστές φέρουν ἐνδεικτική πινακίδα (σχ. 14.1η), στήν ὁποία ἀναγράφονται τά ὄνομαστικά τους χαρακτηριστικά, ὅπως:

- α) 'Ο τύπος τοῦ μετασχηματιστῆ (χαρακτηριστικά μοντέλου, παράγρ. 13.5).  
 β) 'Ο άριθμός σειράς κατασκευής.  
 γ) Τό έτος κατασκευής.  
 δ) 'Ο άριθμός φάσεων.


ε) 'Η όνομαστική ισχύς, τάση (πρωτεύοντος καί δευτερεύοντος), ένταση (πρωτεύοντος καί δευτερεύοντος), συχνότητα. [Ως όνομαστική ισχύς ένός μετασχηματιστῆ δίνεται ή φαινόμενη ισχύς του (παράγρ. 11.2), ή όποια γιά τούς τριφασικούς μετασχηματιστές είναι ίση πρός:

$$\sqrt{3} \cdot E \cdot I$$

όπου:  $E$  καί  $I$  ή όνομαστική τάση καί  $\sqrt{3}$  όνομαστική ένταση άντιστοιχα.

[Ως όνομαστική τάση τυλίγματος νοείται ή έφαρμοδόμενη ή άναπτυσσόμενη τάση κατά τήν έν κενῷ λειτουργία άνάμεσα στά άκρα τοῦ μετασχηματιστῆ, πού συνδέονται στή γραμμή τοῦ δικτύου (πολική τάση προκειμένου περί τριφασικών μετασχηματιστῶν). Σέ μικρούς μετασχηματιστές δίνεται, πολλές φορές, ώς όνομαστική άναπτυσσόμενη τάση ή τάση τοῦ τυλίγματος (δευτερεύοντος), διαφέρει από τήν τάση πού άναπτύσσεται έν κενῷ, κατά τήν πτώση τάσεως πού συμβαίνει στά τυλίγματα τοῦ μετασχηματιστῆ].

στ) 'Η συνδεσμολογία πρωτεύοντος καί δευτερεύοντος τυλίγματος γιά τούς

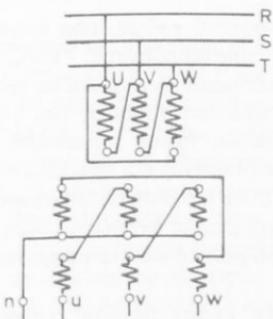

Σχ. 14.10.

Συνδεσμολογία ζιγκ-ζάγκ.

τριφασικούς μετασχηματιστές. Τό είδος τής συνδεσμολογίας συμβολίζεται μέ τά γράμματα  $D$  καί  $d$ ,  $Y$  καί  $y$  καί  $z$  τά όποια σημαίνουν άντιστοιχα συνδεσμολογία τριγώνου, άστέρα καί ζιγκ-ζάγκ. Κατά τή συνδεσμολογία **τεθλασμένου άστέρα** ή **ζιγκ-ζάγκ**, ή όποια έφαρμόζεται στά τυλίγματα χαμηλής τάσεως, τό τύλιγμα χαμηλής τάσεως κάθε κορμοῦ άποτελείται από δύο μέρη καί κάθε μέρος συνδέεται σέ σειρά μέ ένα από τά μέρη τοῦ τυλίγματος χαμηλής τάσεως ένός άλλου κορμοῦ (σχ. 14.10). 'Η συνδεσμολογία αύτή χρησιμοποιείται, διατάσσεται στήν πλευρά χαμηλής τάσεως τό φορτίο παρουσιάζει μεγάλη άσυμμετρία. Τά κεφαλαία γράμματα άναφέρονται στό τύλιγμα ύψηλής τάσεως καί τά μικρά στό τύλιγμα χαμηλής τάσεως.


ζ) Τό είδος τής ψύξεως, μέ τή βοήθεια συμβόλων.

η) Τό ολικό βάρος καί τό βάρος τοῦ μονωτικοῦ λαδιοῦ.

θ) Τό είδος τοῦ μετασχηματιστή, στήν περίπτωση κατά τήν όποια πρόκειται γιά ειδικό μετασχηματιστή (αύτομετασχηματιστής, μετασχηματιστής ρυθμίσεως κλπ).

### 5. Αύτομετασχηματιστές, μετασχηματιστές ρυθμίσεως.

Αύτομετασχηματιστές καλούνται οἱ μετασχηματιστές, στούς όποίους ὑπάρχει ἔνα μόνο τύλιγμα σὲ κάθε φάση, πού ἀποτελεῖ τό τύλιγμα ύψηλῆς τάσεως, καὶ μέρος τοῦ τυλίγματος αὐτοῦ ἀποτελεῖ τό τύλιγμα χαμηλῆς τάσεως (σχ. 14.1i). Στὸ κοινό

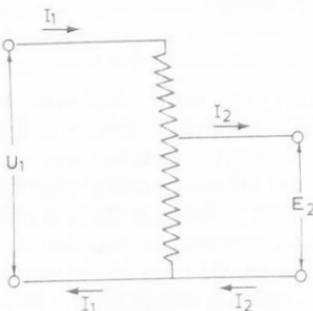

Σχ. 14.1i.

Ἀρχὴ λειτουργίας αύτομετασχηματιστῆς.

τμῆμα τοῦ τυλίγματος κυκλοφορεῖ ρεῦμα, πού προέρχεται ἀπό τή σύνθεση τῶν ρευμάτων πρωτεύοντος καὶ δευτερεύοντος. Ἐτοι, ἡ μεταφορά ισχύος ἀπό τό πρωτεύον στό δευτερεύον κύκλωμα γίνεται καὶ μέ τή μαγνητική σύνδεση (παράγρ. 14.1) καὶ ἀπευθείας μέ τήν ἀγώγιμη σύνδεση τῶν κυκλωμάτων αὐτῶν.

Στούς αύτομετασχηματιστές ἔχομε σημαντική οἰκονομία ἀγώγιμου ύλικοῦ (ἀγωγῶν), σιδερένιων μαζῶν (πυρήνα) καὶ ἀπωλειῶν: ἡ οἰκονομία αὐτή είναι τόσο μεγαλύτερη, ὅσο μικρότερη είναι ἡ σχέση μετασχηματισμοῦ. Ἐτοι, οἱ αύτομετασχηματιστές χρησιμοποιοῦνται γιά μικρές σχέσεις μετασχηματισμοῦ καὶ σε ἐφαρμογές, στίς όποιες δέν παιζεὶ σοβαρό ρόλο ἡ ἔλλειψη χωριστῶν κυκλωμάτων πρωτεύοντος καὶ δευτερεύοντος.

Οἱ αύτομετασχηματιστές ἔχουν μεγάλη ὄμοιότητα μέ τούς καταμεριστές τάσεως (παράγρ. 5.4), παρουσιάζουν ὅμως τό πλεονέκτημα νά ἔχουν μικρότερες ἀπώλειες καὶ τάση ἔξόδου, πού ἐπηρεάζεται λιγότερο ἀπό τό φορτίο.

Στούς αύτομετασχηματιστές, ὥπως καὶ στούς μετασχηματιστές, ὁ λόγος τῶν ἡλεκτρεγερτικῶν δυνάμεων πρωτεύοντος καὶ δευτερεύοντος είναι ίσος πρός τό λόγο τῶν ἀριθμῶν τῶν ἐλιγμάτων τους.

Στούς μετασχηματιστές ἡ αύτομετασχηματιστές ρυθμίσεως, μέ μιά κατάλληλη διάταξη μποροῦμε νά μεταβάλλομε τή σχέση μετασχηματισμοῦ καὶ, ἐπομένως, νά ἐπιτυγχάνομε μεταβολή τής τάσεως ἔξόδου.

## 14.2 Στρεφόμενοι μετατροπεῖς.

Σέ ὅλες σχεδόν τίς βιομηχανικές ἐφαρμογές τοῦ ἡλεκτρισμοῦ χρήσιμοποιεῖται σήμερα τό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα. Γι' αὐτό, στίς περιπτώσεις δου ἀπαιτεῖται ἡ

χρήση συνεχούς ρεύματος, δημιουργώντας έλξη (τροχιόδρομοι, μικροί σιδηρόδρομοι), οι ήλεκτροχημικές έφαρμογές κλπ., χρησιμοποιούνται ειδικές ήλεκτρικές μηχανές, πού καλούνται **στρεφόμενοι μετατροπεῖς**, και μετατρέπουν τό όντα συνεχούς ρεύμα τού δικτύου τής πόλεως σε συνεχές.

Η χρησιμοποίηση ήλεκτροπαραγωγών ζευγών, δηλαδή μιάς κινητήριας μηχανής (π.χ. πετρελαιομηχανής) και μιάς γεννήτριας συνεχούς ρεύματος, είναι λύση αντιοικονομική.

Μέ τούς στρεφόμενους μετατροπεῖς είναι δυνατόν νά μεταβληθοῦν έκτός από τό είδος τού ήλεκτρικού ρεύματος και ἄλλα χαρακτηριστικά του, δημιουργώντας διάφορα είδη στρεφόμενων μετατροπέων.

### 1. Ζεύγος κινητήρα - γεννήτριας.

Τό ζεύγος κινητήρα-γεννήτριας άποτελείται από ένα κινητήρα έναλλασσόμενου ρεύματος και μιά γεννήτρια συνεχούς ρεύματος, πού είναι συζευγμένα συνήθως κατευθείαν μεταξύ τους, μέ τή βοήθεια ένός μηχανικού συνδέσμου. Ο κινητήρας τροφοδοτείται μέ έναλλασσόμενο ρεύμα και κινεῖ τή γεννήτρια, πού παράγει συνεχές ρεύμα.

Ο βαθμός αποδόσεως τού ζεύγους κινητήρα-γεννήτριας είναι χαμηλός, γιατί είναι ίσος πρός τό γινόμενο τῶν βαθμῶν αποδόσεώς τους. Π.χ. δηλαδή ο κινητήρας έχει βαθμό αποδόσεως 0,8 και ή γεννήτρια βαθμό αποδόσεως 0,75 τό ζεύγος κινητήρα-γεννήτριας θά έχει βαθμό αποδόσεως  $0,8 \times 0,75 = 0,6$ .


### 2. Σύγχρονος μετατροπέας.

Ο **σύγχρονος (ή στρεφόμενος) μετατροπέας** είναι ήλεκτρική μηχανή μετατροπής τού έναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές ή και άντιστροφα. Φέρει ένα μόνο δρομέα, ό όποιος έχει από τή μιά πλευρά τού τυμπάνου δακτύλιους (συνήθως 6) και από τήν άλλη πλευρά ένα συλλέκτη. Ο στρεφόμενος μετατροπέας συνδέεται μέ τό τριφασικό δίκτυο, τό όποιο τροφοδοτεί μέ έναλλασσόμενο ρεύμα τό τύλιγμα τού τυμπάνου· ή σύνδεση γίνεται μέ ψηκτρες, πού έφαπτονται στούς δακτύλιους. Τό συνεχές ρεύμα λαμβάνεται από τό συλλέκτη πάλι μέ ψηκτρες (σχ. 14.2a). Ή μετατροπή τού έναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές έπιτυγχάνεται μέ τό συλλέκτη. Είναι δυνατόν ίσως νά συμβεί και τό άντιθετο: δηλαδή νά τροφοδοτηθεί ο μετατροπέας μέ συνεχές ρεύμα από τό συλλέκτη και νά πάρομε έναλλασσόμενο ρεύμα από τούς δακτύλιους μέ τή βοήθεια ψηκτρών. "Ετσι, ή τάση τού συνεχούς ρεύματος έχαρταται από τήν τάση τού έναλλασσόμενου ρεύματος και άντιστροφα. Τό τριφασικό ρεύμα, μέ τό όποιο τροφοδοτείται (ή τό όποιο παρέχει) ο μετατροπέας, έχει πολική τάση ίση πρός τά 0,61 περίπου τής τάσεως τού συνεχούς ρεύματος, τό όποιο παρέχει (ή μέ τό όποιο τροφοδοτείται). Γιά γνωστή τάση λοιπόν συνεχούς ρεύματος προκύπτει τάση (μικρότερη) έναλλασσόμενου ρεύματος, ή όποια παρέχεται από τό τριφασικό δίκτυο μέ τή βοήθεια ένός μετασχηματιστή, δημιουργώντας τό σχήμα 14.2a.

Τό τύλιγμα τῶν μαγνητικῶν πόλων, πού βρίσκονται στό στάτη τού μετατροπέα, τροφοδοτείται μέ συνεχές ρεύμα, δημιουργώντας τό σχήμα 14.2a (βλ. και παράγρ. 12.2).


Η τάση στήν πλευρά τού συνεχούς ρεύματος είναι δυνατόν νά ρυθμίζεται μεταβάλλοντας τήν τάση στήν πλευρά τού έναλλασσόμενου ρεύματος. Ο στρεφόμενος μετατροπέας είναι σύγχρονη μηχανή, γι' αύτό καλείται **σύγχρονος μετατροπέας**.

**πέας.** Γιά νά λειτουργήσει ένας σύγχρονος μετατροπέας, τίθεται πρώτα σέ κίνηση μέ ένα άπό τούς γνωστούς τρόπους (π.χ. μέ βοηθητικό μικρό άσύγχρονο κινητήρα), καί στή συνέχεια άποκτά τόν κανονικό άριθμό στροφῶν του, μέ τή βοήθεια κατάλληλης διατάξεως.

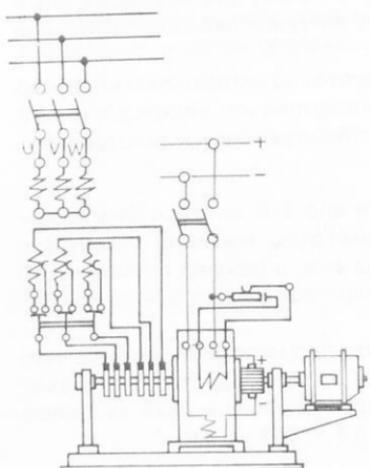

Σχ. 14.2α.

Σύγχρονος μετατροπέας.

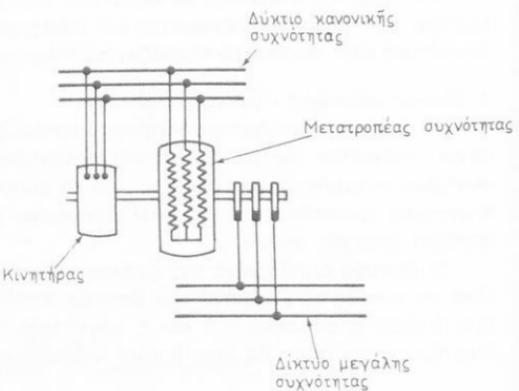

Σχ. 14.2β.

Μετατροπέας συχνότητας.

### 3. Μετατροπεῖς συχνότητας.

Οι **μετατροπεῖς συχνότητας** άποτελούνται άπό ένα τριφασικό κινητήρα μέ βραχυκυκλωμένο δρομέα καί άπό μιά μηχανή έπαγωγῆς μέ δακτύλιους, πού έχουν συζευχθεὶ μεταξύ τους μέ μηχανικό σύνδεσμο (σχ. 14.2β).

"Αν ο κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα στρέψει τό δρομέα τής μηχανῆς μέ δακτύλιους κατά φορά άντιθετή πρός τή φορά περιστροφῆς τοῦ στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου, τό όποιο δημιουργεῖται άπό τό τύλιγμα τοῦ στάτη τῆς μηχανῆς μέ δακτύλιους, τότε τό τύλιγμα τοῦ δρομέα της θά τέμνει τίς μαγνητικές γραμμές μέ ταχύτητα μεγαλύτερη άπό τήν ταχύτητα τοῦ στρεφόμενου πεδίου. "Ετοι ή τάση, πού έπικρατεῖ στούς δακτύλιους, έχει μεγαλύτερη συχνότητα άπό τή συχνότητα τοῦ δικτύου, μέ τό όποιο συνδέονται οι στάτες τῶν δύο μηχανῶν τοῦ μετατροπέα.

Μέ τούς μετατροπεῖς συχνότητας, πού περιγράφονται έδω, άλλα καί μέ τούς μετατροπεῖς άλλου τύπου, είναι δυνατόν νά αύξηθει ή καί νά έλαττωθεί ή συχνότητα τοῦ δικτύου. Συχνότητες μεγαλύτερες άπό 50 Hz, π.χ. 100 ή 500 Hz, χρησιμοποιούνται γιά τήν τροφοδότηση κινητήρων έπαγωγῆς, γιά νά έπιτευχθοῦν μεγάλες ταχύτητες περιστροφῆς. "Ετοι, στήν κατεργασία τοῦ ξύλου π.χ., δημιουργεῖται μηχανές μέ άριθμό στροφῶν μέχρι 18.000 άνά λεπτό, χρησιμοποιούνται κινητήρες πού τροφοδοτούνται μέ ρεύμα συχνότητας μεγαλύτερης άπό τά 50 Hz.

### 14.3 Άνορθωτές.

Οι **άνορθωτές** είναι συσκευές, πού μετατρέπουν, οπως καί οι στρεφόμενοι

μετατροπείς, τό έναλλασσόμενο ρεύμα σέ συνεχές. Οι ανορθωτές, έπειδή δέν έχουν κινούμενα μέρη, καλούνται **στατοί μετατροπεῖς** και τείνουν νά άντικαταστήσουν τούς στρεφόμενους μετατροπείς, ίδιας στήν παραγωγή συνεχούς ρεύματος μέ ύψηλότερη τάση.


Διακρίνομε τριών ειδῶν ανορθωτές:

- Τούς ανορθωτές ύδραργύρου.
- Τούς ξηρούς ανορθωτές (ανορθωτές μέ ήμιαγωγούς).
- Τούς ανορθωτές μέ πυρακτωμένη κάθοδο.

### 1. Ανορθωτές ύδραργύρου.

Χρησιμοποιούνται κυρίως γιά τήν τροφοδότηση μέ συνεχές ρεύμα μεγάλων έγκαταστάσεων, όπως είναι π.χ. οί ήλεκτρικοί τροχιόδρομοι.

Αποτελούνται από γιάλινο ή χαλύβδινο δοχείο πού είναι κενό από άέρα ή γεμάτο μέ εύγενές άέριο (ηλιο, άργο), τό όποιο καλείται **λυχνία** (σχ. 14.3α). Μέσα στή λυχνία ύπαρχουν δύο άγωγιμα σώματα, πού καλούνται **ήλεκτρόδια** (Κεφάλ. 16) και καταλήγουν στό έξωτερικό τής λυχνίας διαπερνώντας την άεροστεγών. Τό ήλεκτρόδιο πού βρίσκεται στό έπάνω μέρος τής λυχνίας, καλείται **άνοδος** και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα ή γραφίτη. Τό ήλεκτρόδιο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τής λυχνίας, καλείται **κάθοδος** και αποτελείται από ποσότητα ύδραργύρου, ή όποια συνδέεται μέ έναν άγωγό μέ τό έξωτερικό τής λυχνίας. Ή ανοδος συνδέεται

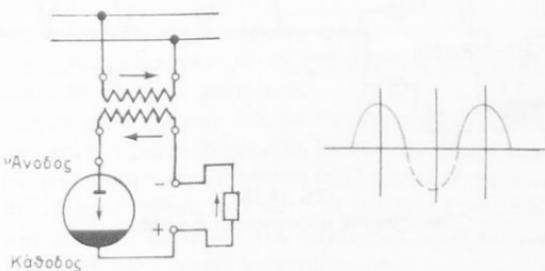

Σχ. 14.3α.  
Ανορθωτής ύδραργύρου.


μέ τό ένα άκρο τού δευτερεύοντος τού μετασχηματιστή (μονοφασικοῦ), ένω τό πρωτεύον τού μετασχηματιστή συνδέεται μέ τό δίκτυο έναλλασσόμενου ρεύματος πού τροφοδοτεί τόν ανορθωτή. Τό άλλο άκρο τού δευτερεύοντος τού μετασχηματιστή συνδέεται μέ τόν άρνητικό πόλο τής πλευρᾶς συνεχούς ρεύματος τού ανορθωτή. Ή κάθοδος έξαλλου συνδέεται μέ τό θετικό πόλο τής πλευρᾶς συνεχούς ρεύματος. Από τούς δύο αύτούς πόλους τροφοδοτείται μέ συνεχές ρεύμα τό φορτίο (σχ. 14.3α).

"Αν ένα σημείο τής έπιφάνειας τού ύδραργύρου πυρακτωθεί κατά ένα τρόπο, τότε από τό σημείο αύτό άρχιζουν νά άναπηδούν άρνητικά ήλεκτρισμένα σωματίδια (**ιόντα**), πού άποκαθιστοῦν μέ τόν τρόπο αύτό συνεχή έκπομπή ήλεκτρονίων, τά όποια άδεύουν πρός τήν ανοδο. Ή ροή αύτή τών ήλεκτρονίων άποτελεί ήλεκτρικό ρεύμα, τό όποιο ρέει κατά τή συμβατική φορά, δηλαδή από τό θετικό πόλο πρός τόν άρνητικό πόλο, μέσα από μιά κατανάλωση, τήν όποια, όπως άναφέραμε, συνδέομε μεταξύ τών πόλων τού ανορθωτή.

Τό ρεύμα αυτό ρέει τότε μόνο, όταν ή τάση στό δευτερεύον του μετασχηματιστή έχει τήν κατεύθυνση τού βέλους τού σχήματος 14.3α. "Όταν ή έναλλασσόμενη τάση έχει κατεύθυνση άντιθετη, δέν διέρχεται ρεύμα άπό τον άνορθωτή· έτσι λέμε ότι ο άνορθωτής άποτελεί **βαλβίδα** για τό ηλεκτρικό ρεύμα.

"Η καμπύλη τής έναλλασσόμενης τάσεως, πού παρέχει ο μετασχηματιστής, φαίνεται στό σχήμα 14.3α. Ή τάση, πού παρέχει ο άνορθωτής, θά άποτελείται άπό τό μισό πλήθος τών ήμιπεριόδων τής τάσεως τού μετασχηματιστή, σπως δείχνει τό σχήμα. Στήν κατανάλωση, λοιπόν, έχομε διακοπόμενο ρεύμα μιᾶς μόνο κατεύθυνσεως, πού καλείται **άνορθωμαένο**.

"Αν άντι γιά μιά άνοδο χρησιμοποιήσομε δύο καί πραγματοποιήσομε τή συνδεσμολογία τού σχήματος 14.3β, θά χρησιμοποιηθούν στήν **άνορθωση** καί οι δύο ήμιπεριόδοι τού έναλλασσόμενου ρεύματος. Μέ τόν τρόπο αύτόν, είτε τή μιά κατεύθυνση έχει ή τάση στό δευτερεύον του μετασχηματιστή είτε τήν άλλη, θά

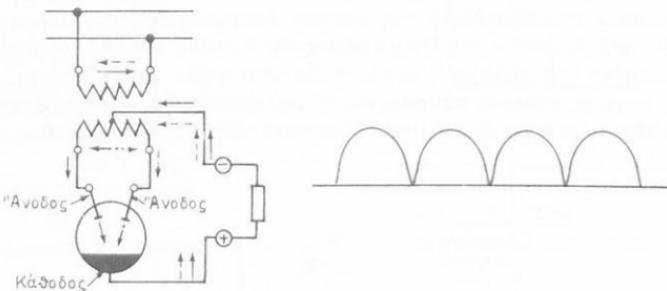

Σχ. 14.3β.


'Ανορθωτής ύδραργύρου 2 άνόδων.

ύπάρχει πάντοτε ροή ρεύματος διαδοχικά μέσα άπό τίς δύο άνόδους. Ή μορφή τού άνορθωμένου ρεύματος πού παράγεται καί πού φαίνεται στό σχήμα 14.3β, μπορεῖ νά έξομαλυνθεῖ άκόμα, ώστε νά πλησιάζει περισσότερο τή μορφή τού ρεύματος, τό δόποιο παράγεται άπό τίς πηγές συνεχούς ρεύματος μέ τή βοήθεια ένός πηνίου μεγάλης αύτεπαγωγῆς (**στραγγαλιστικό πηνίο**), πού συνδέεται σέ σειρά μέ τήν κάθοδο (σχ. 14.3γ).

'Εκτός άπό τόν άνορθωτή, τόν όποιο περιγράψαμε καί ο όποιος είναι **μονοφασικός άνορθωτής**, ύπάρχουν καί οι **τριφασικοί άνορθωτές**. Σ' αύτούς ή λυχνία έχει τρεις άνόδους, οι όποιες συνδέονται στό δευτερεύον ένός τριφασικού μετασχηματιστή (σχ. 14.3δ). 'Ο τριφασικός άνορθωτής παρέχει μορφή ρεύματος, πού πλησιάζει άκόμα περισσότερο πρός τό συνεχές ρεύμα.


Γιά νά λειτουργήσει ο άνορθωτής, πρέπει νά πραγματοποιηθεῖ ή έναυση του, δηλαδή ή πυράκτωση ένός σημείου τής έπιφάνειας τού ύδραργύρου (**κηλίδα**). Ή κηλίδα έχει θερμοκρασία  $3000^{\circ}\text{C}$  καί δημιουργεῖ άτμούς ύδραργύρου, οι όποιοι καθώς έρχονται σέ έπαφή μέ τά ψυχρά τοιχώματα τής λυχνίας ψύχονται καί έπιστρέφουν πάλι, μέ τή μορφή σταγόνων ύδραργύρου, στήν κάθοδο. Ή έναυση έπιτυγχάνεται μέ ίδιαίτερο ήλεκτρόδιο (**άνοδος άφης**). Τό ήλεκτρόδιο αύτό βυθίζε-

τα στιγμαία μέσα στόν ύδραργυρο και κλείνει τό κύκλωμα: στή συνέχεια βγαίνει άπότομα άπό τόν ύδραργυρο, όπότε μέ τό ήλεκτρικό τόξο, πού προκαλεῖται κατά τή διακοπή, δημιουργεῖται ή πυρακτωμένη κηλίδα.

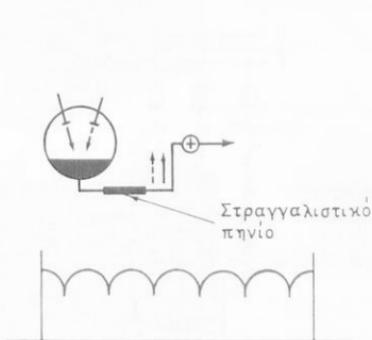

Σχ. 14.3γ.

Έξομάλυνση άνορθωμένου ρεύματος.

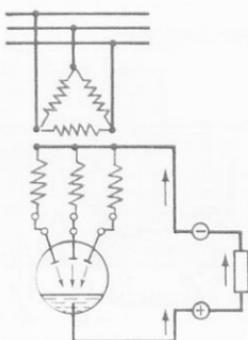

Σχ. 14.3δ.

Τριφασικός άνορθωτής ύδραργύρου.

## 2. Ξηροί άνορθωτές (άνορθωτές μέ ήμιαγωγούς).

Οι ξηροί άνορθωτές χρησιμοποιούνται στή φόρτιση συσσωρευτών, σέ τηλεγραφικές και τηλεφωνικές έγκαταστάσεις κλπ.


"Όπως ειδαμε στήν παράγραφο 2.3, έκτός άπό τούς άγωγούς και τά μονωτικά σώματα, υπάρχουν και τά ήμιαγωγά σώματα. Τά σώματα αύτά έχουν τήν ιδιότητα νά μεταβάλλουν τήν ήλεκτρική τους άντισταση άναλογα μέ τή φορά πού έχει τό ρεύμα πού διέρχεται άπ' αύτούς. "Ετοι, ένω κατά τή μιά φορά τό ρεύμα συναντά πολύ μεγάλη άντισταση κατά τή διέλευσή του μέσα άπό τούς ήμιαγωγούς, κατά τήν άντιθετη φορά συναντά πολύ μικρή άντισταση.

Στούς ξηρούς άνορθωτές γίνεται έκμετάλλευση τής παραπάνω ιδιότητας τών ήμιαγωγών. 'Εδω θά περιγράψουμε δύο συνθησιμένα είδη ξηρῶν άνορθωτῶν: τούς **άνορθωτές σεληνίου** και τούς **άνορθωτές ύποξειδίου τοῦ χαλκοῦ**. Καί τά δύο είδη άνορθωτῶν άποτελούνται άπό **άνορθωτικά στοιχεία** συνδεσμολογημένα σέ σειρά ή παράλληλα, άναλογα μέ τήν τάση και τήν ένταση πού έπιθυμούμε νά πάρομε άπό τόν άνορθωτή. Σέ περιπτώσεις άνορθωτῶν, μέσα άπό τούς όποιους διέρχονται μεγάλες έντάσεις ρεύματος, παρεμβάλλονται μεταξύ τών στοιχείων μεγάλοι μεταλλικοί δίσκοι, οι όποιοι έχουν σκοπό νά άπαγουν τήν παραγόμενη μέσα στά στοιχεία θερμότητα (παράγρ. 15.1).

Στό σχήμα 14.3ε φαίνεται ή πιο εύνοική συνδεσμολογία τών άνορθωτικῶν στοιχείων ένός μονοφασικοῦ και ένός τριφασικοῦ άνορθωτή πού έχουν συνδεθεῖ σέ σειρά ή παράλληλα. 'Η συνδεσμολογία αύτή καλείται **συνδεσμολογία γέφυρας**.

Στούς άνορθωτές σεληνίου, τά άνορθωτικά στοιχεία άποτελούνται άπό μιά πλάκα άπό σίδηρο ή άλουμινιό, πού καλύπτεται άπό στρώμα σεληνίου. 'Επάνω στήν πλάκα αύτή, προτοῦ νά καλυφθεῖ μέ τό σελήνιο, άποθέτεται λεπτό στρώμα άπό κράμα άλουμινίου-βισμούθιου. Τό στρώμα αύτό προκαλεῖ καλύτερη έπαφή τής πλάκας μέ τό στρώμα σεληνίου, τό όποιο άποθέτεται έπάνω στό στρώμα άλουμινί-

ου-βισμουθίου. Έπάνω στό στρώμα τοῦ σελήνιου (ήμιαγωγοῦ) έφαπτεται ἔνα μεταλλικό στρώμα, τό όποιο δέν καλύπτει τελείως τό στρώμα τοῦ σελήνιου, ώστε νά άποφευχθεῖ τό ένδεχόμενο βραχυκυκλώματος μεταξύ τῆς σιδερένιας ἢ ἀλουμινένιας πλάκας καὶ τοῦ τελικοῦ αὐτοῦ μεταλλικοῦ στρώματος. Άνάμεσα στό τελικό

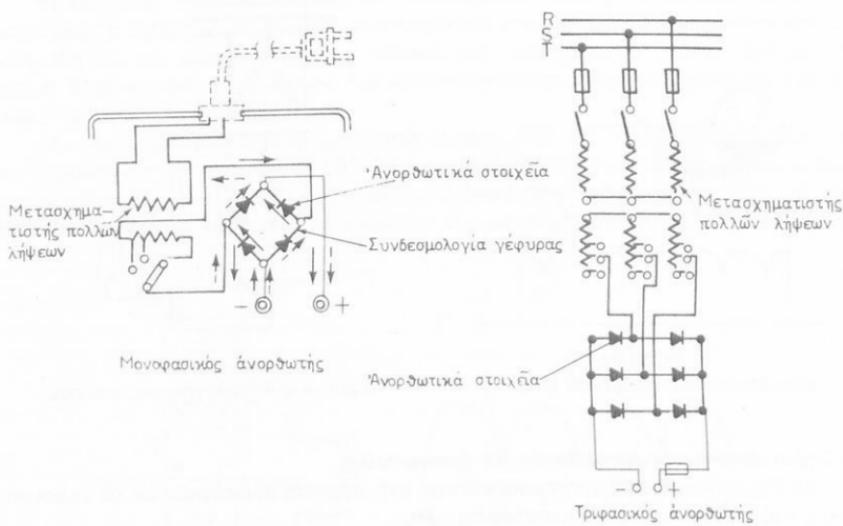

Σχ. 14.3ε.

Άνορθωτές σέ συνδεσμολογία γέφυρας.


μεταλλικό στρώμα καὶ στό σελήνιο δημιουργεῖται ἔνα πολύ λεπτό μονωτικό στρώμα (μικρότερο ἀπό 0,01 mm). Τό άνορθωτικό στοιχεῖο σελήνιου ἐπιτρέπει τή διέλευση τοῦ ρεύματος, ὅταν αὐτό κατευθύνεται ἀπό τό σελήνιο πρός τό τελικό μεταλλικό στρώμα (σχ. 14.3στ.).

Στούς άνορθωτές ἀπό ύποξειδιο τοῦ χαλκοῦ (σχ. 14.3ζ), τά άνορθωτικά στοιχεῖα ἀποτελοῦνται ἀπό μιά χάλκινη πλάκα, ἐπάνω στήν όποια ἔχει ἀποτεθεῖ στρώμα ύποξειδιο τοῦ χαλκοῦ. Έπάνω στό στρώμα τοῦ ύποξειδιο τοῦ χαλκοῦ (ήμιαγωγοῦ) τοποθετεῖται μέ συμπίεση πλάκα συνήθως ἀπό κράμα μολύβδου. Μεταξύ τῆς πλάκας τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ ήμιαγωγοῦ στρώματος ύποξειδιο τοῦ χαλκοῦ δημιουργεῖται πολύ λεπτό μονωτικό στρώμα. Τό άνορθωτικό στοιχεῖο ύποξειδιο τοῦ χαλκοῦ ἐπιτρέπει τή διέλευση τοῦ ρεύματος, ὅταν αὐτό κατευθύνεται ἀπό τό ύποξειδιο τοῦ χαλκοῦ πρός τή χάλκινη πλάκα. Οι άνορθωτές ύποξειδιο τοῦ χαλκοῦ είναι κατάλληλοι γιά τήν τροφοδότηση ὄργανων μετρήσεως.


### 3. Άνορθωτές μέ πυράκτωμένη κάθοδο.

Αποτελοῦνται ἀπό ἔνα ἀερόκενο κυλινδρικό σωλήνα μέ σφραγισμένα ἄκρα, μέσα στόν όποιο είναι τοποθετημένα δύο ἡλεκτρόδια, ή **άνοδος** καὶ ή **κάθοδος**. Ο σωλήνας αὐτός καλεῖται καὶ **δίοδος**. Οι άνορθωτές αὐτοί λειτουργοῦν μέ πυράκτωση τῆς καθόδου τους, ή όποια τότε ἐκπέμπει ἡλεκτρόνια. Χρησιμεύουν γιά τήν

άνορθωση έναλλασσόμενων ρευμάτων μικρών έντασεων (μέχρι 100 mA περίπου) και έφαρμόζονται κυρίως στίς ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές συσκευές.

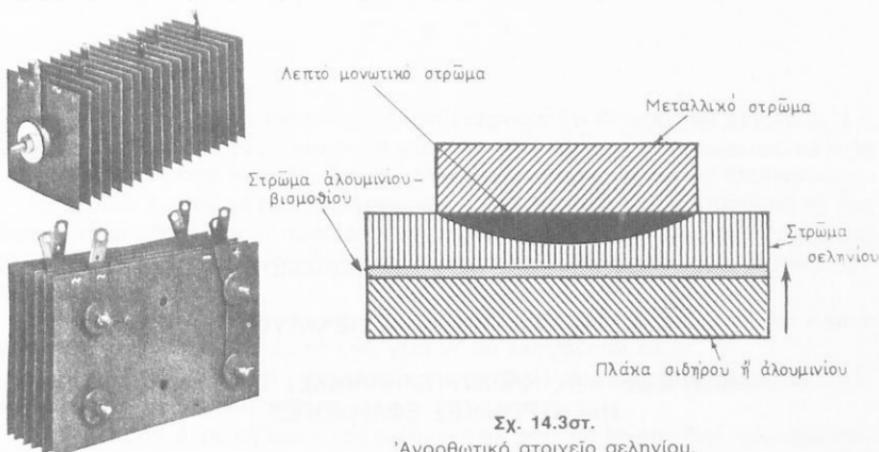

Σχ. 14.3στ.  
Ανορθωτικό στοιχείο σεληνίου.

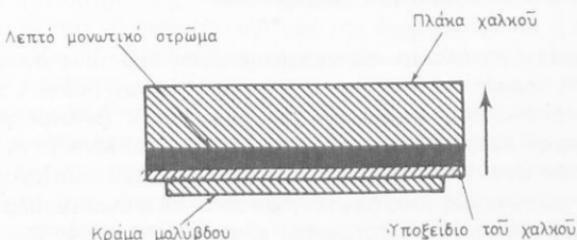

Σχ. 14.3ζ.  
Ανορθωτικό στοιχείο ύποξειδίου τοῦ χαλκοῦ.

#### 14.4 Έρωτήσεις.

1. Ποιό τύλιγμα καλείται πρωτεύον και ποιό δευτερεύον στούς μετασχηματιστές;
2. Ποιά είναι ή διαφορά μεταξύ τάσεως έν κενῷ καὶ τάσεως μέ φορτί στό δευτερεύον τύλιγμα τοῦ μετασχηματιστή;
3. Τί καλείται σχέση μετασχηματισμοῦ τοῦ μετασχηματιστή;
4. Τί έπιτυγχάνομε μέ τούς μετασχηματιστές;
5. Σέ τί χρησιμεύει τό λάδι στό μετασχηματιστή λαδιοῦ;
6. Ποιά είναι ή σχέση μετασχηματισμοῦ στούς τριφασικούς μετασχηματιστές;
7. Πώς συμβολίζεται ή συνδεσμολογία τῶν τριφασικῶν μετασχηματιστῶν;
8. Τί είναι οι αύτομετασχηματιστές καὶ τί οι μετασχηματιστές ρυθμίσεως;
9. Σέ τί χρησιμεύουν οι στρεφόμενοι μετατροπεῖς;
10. Ποιά είναι ή διαφορά μεταξύ στρεφόμενων μετατροπέων καὶ άνορθωτῶν;
11. Πόσα είδη άνορθωτῶν έχομε;
12. Πότε διέρχεται ρεύμα διαμέσου ένός άνορθωτή ύδραργύρου;
13. Ποιός άνορθωτής ύδραργύρου δίνει συνεχές ρεύμα μέ μορφή πού πλησιάζει περισσότερο πρός τή μορφή τοῦ ρεύματος πού παράγουν οἱ πηγές συνεχοῦς ρεύματος;
14. Πού χρησιμοποιοῦνται οἱ άνορθωτές ύδραργύρου καὶ ποῦ οἱ Εηροί άνορθωτές;
15. Τί είδους σώματα χρησιμοποιοῦνται στούς Εηρούς άνορθωτές καὶ γιατί;

## ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

#### ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

##### 15.1 Θερμικά άποτελέσματα του ηλεκτρισμού.

Κατά τή διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από τούς άγωγούς παράγεται θερμότητα. Ή θερμότητα αύτή προέρχεται από τίς συγκρούσεις τῶν κινούμενων ηλεκτρονίων ἐπάνω στά ατομα τοῦ άγωγοῦ, όπότε μετατρέπεται ή κινητική ἐνέργεια τους σέ θερμική. "Οσο περισσότερα είναι τά κινούμενα ηλεκτρόνια καί σο μεγαλύτερη είναι ή ταχύτητά τους, τόσο περισσότερες καί ισχυρότερες είναι οι συγκρούσεις καί συνεπώς τόσο μεγαλύτερη είναι καί ή άναπτυσσόμενη θερμότητα. "Ετοι, οι συγκρούσεις τῶν ηλεκτρονίων ἀπορροφοῦν μέρος τῆς ἐνέργειας, πού μεταφέρει τό ηλεκτρικό ρεύμα, καί τό μετατρέπουν σέ θερμότητα.

Γιά δεδομένη ἔνταση ηλεκτρικού ρεύματος διέρχεται καί όρισμένος άριθμός ηλεκτρονίων ἀνά δευτερόλεπτο από τή διατομή τοῦ άγωγοῦ· ἐπομένως, σοσο μικρότερη είναι ή διατομή τοῦ άγωγοῦ (σοσο μεγαλύτερη είναι ή **ηλεκτρική του ἀντίσταση**), τόσο ταχύτερα κινοῦνται τά ηλεκτρόνια αύτά καί ἐπομένως τόσο μεγαλύτερη θερμότητα ἀναπτύσσεται (μεγάλη πυκνότητα ρεύματος, παράγρ. 3.5). Σ' αύτό όφείλεται τό φαινόμενο μέ τό νήμα ἐνός λαμπτήρα φωτισμοῦ, τό όποιο, ἐνώ θερμαίνεται, μέχρι πού πυρακτώνεται, οι άγωγοί πού καταλήγουν στό λαμπτήρα αύτόν, γιά νά τόν τροφοδοτήσουν μέ ρεύμα, θερμαίνονται ἀνεπαίσθητα, παρά τό γεγονός οτι διέρχεται απ' αύτούς ή ίδια ἔνταση ρεύματος· (στή σύγκριση αύτή δέν λαμβάνεται υπόψη ή διαφορά τής ηλεκτρικής ἀντιστάσεως, ή όποια όφείλεται στά διαφορετικά ύλικά, από τά όποια είναι κατασκευασμένα τό νήμα καί οι άγωγοι).

"Ο "Αγγλος ἐρευνητής Τζέιμς Τζούλ (James Joule) μελέτησε τά θερμικά άποτελέσματα τοῦ ηλεκτρισμοῦ καί ἀπόδειξε, οτι ή ποσότητα τής θερμότητας πού παράγεται σέ ἔνα άγωγιμο σύρμα πού διαρρέεται από ρεύμα, είναι **ἀνάλογη πρός τήν ἀντίσταση τοῦ άγωγοῦ, πρός τό τετράγωνο τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος αύτοῦ καί πρός τό χρόνο**, κατά τόν όποιο διέρχεται τό ρεύμα. Τό φαινόμενο τής παραγωγής θερμότητας κατά τή δίοδο τοῦ ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από ἔνα άγωγιμο σώμα, πήρε τό σηνομα τοῦ ἐρευνητή του καί καλείται **φαινόμενο Τζούλ**.

Ο νόμος πού διέπει τό φαινόμενο αύτό διατυπώνεται μαθηματικά ως έξης:

$$W = R \cdot I^2 \cdot t$$

ὅπου:  $W$  είναι ή άναπτυσσόμενη θερμική ένέργεια·  $I$  ή ένταση τοῦ ρεύματος·  $t$  ή διάρκεια τῆς διόδου τοῦ ρεύματος·  $R$  ή ήλεκτρική άντισταση τοῦ σύρματος, ή όποια έχει τάσαι, όπως είναι γνωστό, ἀπό τὸ πλήθος τῶν συγκρούσεων τῶν ήλεκτρονίων.

Μποροῦμε λοιπόν νά παρατηρήσουμε δὴ ή θερμότητα πού άναπτυσσεται σέ ἓνα ἀγωγό είναι τόσο μεγαλύτερη, ὅσο μεγαλύτερη είναι ή ένταση τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος, ὁ χρόνος κατά τὸν ὥποιο διέρχεται τό ρεῦμα καὶ ή άντισταση πού παρουσιάζει ὁ ἀγωγός.

"Αν ή ήλεκτρική άντισταση  $R$  έκφρασθει σέ  $\Omega$ , ή ένταση τοῦ ρεύματος  $I$  σέ  $A$  καὶ ὁ χρόνος  $t$  σέ  $s$ , τότε ή θερμική ένέργεια  $W$  θά έκφράζεται σέ  $W \cdot s$ .

"Η μονάδα ένέργειας  $W \cdot s$  ονομάζεται καὶ **τζούλ**: συμβολίζεται μέ τό κεφαλαίο γράμμα  $J$  ἀπό τὸ ὄνομα τοῦ Joule.

"Η ἀντίστοιχη θερμική ισχύς έκφραζόμενη σέ βάττ θά δίνεται ἀπό τό γινόμενο:  $R \cdot I^2$ .

Γιά νά βρεθεῖ ή ποσότητα τῆς θερμότητας πού άναπτυσσεται σέ  $kcal$  κατά τό φαινόμενο τζούλ, πρέπει νά πολλαπλασιάζομε τὴν ένέργεια σέ  $Wh$  ή  $kWh$  ἐπί τὸν ἀριθμό, πού έκφράζει τὴν ισοδυναμία ήλεκτρικῆς καὶ θερμικῆς ένέργειας καὶ ισούται πρός  $860 \text{ kcal/kWh}$ .

"Ο ἀριθμός αὐτός μᾶς δίνει τό πλήθος τῶν θερμίδων, πού μποροῦμε νά πάρομε καταναλώνοντας  $1 \text{ kWh}$  καὶ καλείται **ήλεκτρικό ισοδύναμο τῆς θερμότητας**.

Τό μέρος τῆς ήλεκτρικῆς ένέργειας, τό ὥποιο μετατρέπεται μέ τό φαινόμενο τζούλ σέ θερμότητα, δέν μπορεῖ τίς περισσότερες φορές νά χρησιμοποιηθεῖ καὶ γι' αὐτό θεωρεῖται ως **ἀπώλεια ένέργειας**. "Η θερμότητα αὐτή θερμαίνει τούς ήλεκτρικούς ἀγωγούς, οἱ ὥποιοι, σέ όρισμένες περιπτώσεις, ἀποκτοῦν ἐπικίνδυνα ψηλή θερμοκρασία (κίνδυνος καταστροφῆς η καὶ ἀναφλέξεως τῶν μονωτικῶν περιβλημάτων τῶν ἀγωγῶν κλπ.). Γιά νά ἀποφύγομε τούς κίνδυνους αὐτούς έφαρμόζομε τὴν ψύξη τῶν ήλεκτρικῶν συσκευῶν καὶ μηχανῶν, ή όποια φυσικά συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες ένέργειας (ένέργεια γιά τὴν κίνηση ἀνεμιστήρων κλπ.).

Σέ ἄλλες περιπτώσεις δῆμως γίνεται ἐπωφελής ἀξιοποίηση τοῦ φαινομένου τζούλ. "Η θερμότητα πού παράγεται μέ τὸν ήλεκτρισμό ἔχει πολλά πλεονεκτήματα. Μποροῦμε μέ ἀκρίβεια καὶ εύχερεια νά τὴ ρυθμίσομε καὶ νά τὴν ἐλέγχομε, δέν συνοδεύεται ἀπό φλόγα καὶ καυσαέρια, είναι χημικῶς οὐδέτερη καὶ μπορεῖ νά άναπτυχθεῖ ἀκόμα καὶ στό ἑσωτερικό τοῦ ἴδιου τοῦ σύρματος πού θέλομε νά θερμάνομε, τό ὥποιο, ἐάν ἔχει θερμική μόνωση, μπορεῖ νά φθάσει σέ πολὺ ψηλή θερμοκρασία.

Τά πλεονεκτήματα αὐτά τῆς μετατροπῆς τῆς ήλεκτρικῆς ένέργειας σέ θερμότητα δικαιολογοῦν τίς πολυπληθεῖς καὶ σημαντικές ἐφαρμογές τῆς, πού μελετᾶ εἰδικός κλάδος τῆς τεχνικῆς, ή **ήλεκτροθερμία**. Οι ἐφαρμογές αὐτές, οἱ ὥποιες συναντιοῦνται τόπο στὴ βιομηχανία δῆμο καὶ στὶς οἰκιακές χρήσεις (ήλεκτρικοί φουρνοί, ήλεκτροσυγκολήσεις, διάφορες θερμικές συσκευές, ήλεκτρική θέρμανση, ήλεκτρικά μαγειρεῖα, φωτισμός μέ λαμπτήρες πυρακτώσεως κλπ.) ἔχετάζονται στὶς ἐπόμενες παραγράφους.

15.2 Ήλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία, ήλεκτρικά μαγειρεία, ήλεκτρικοί θερμοσίφωνες κλπ. Ήλεκτρική θέρμανση χώρων.

### 1. Ήλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία.

Τά πλεονεκτήματα τής θερμότητας, πού προέρχεται από τό φαινόμενο Τζούλ (παράγ. 15.1) και ή καθαριότητα πού γενικά χαρακτηρίζει τίς έφαρμογές του ήλεκτρισμού, συνέβαλαν, ώστε οι άλλες πηγές θερμότητας νά έκτοπισθούν σχεδόν από τίς περισσότερες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και γεωργικές χρήσεις και από δλες τίς οικιακές χρήσεις.


Η θερμότητα στίς οικιακές και στίς βιομηχανικές έφαρμογές τής ήλεκτρικής θερμάνσεως παράγεται συνήθως μέσα σέ ήλεκτρικές άντιστάσεις, πού έχουν μορφή σύρματος ή ταινίας από κατάλληλο μέταλλο. Οι άντιστάσεις αύτές μονώνονται μέσα σέ δρυκτά μονωτικά ύλικά και καλούνται **θερμαντικά στοιχεία**.

Έπειδή τά ύλικά, πού χρησιμεύουν γιά τήν ήλεκτρική μόνωση, είναι συγχρόνως και θερμομονωτικά ύλικά, έπιδικέται ή μόνωση αύτή στά θερμαντικά στοιχεία νά έχει τό μικρότερο δυνατό πάχος. Συνέπεια αύτοῦ είναι οι θερμικές συσκευές νά μήν έχουν πολύ πλούσια ήλεκτρική μόνωση, μέ αποτέλεσμα νά παρατηρείται συχνά διαρροή μικρής ποσότητας ρεύματος διαμέσου τής μονώσεως ή διαρροή γίνεται από άγωγό σέ άγωγό ή από τούς άγωγούς πρός τό μεταλλικό περίβλημα. Τό ρεύμα αύτό, πού καλείται **ρεύμα διαφυγής**, έπιτρέπεται νά φθάσει μέχρι μιά θρισμένη τιμή, ή όποια π.χ. γιά ένα ήλεκτρικό μαγειρείο ισχύος 10 kW, είναι 10 mA, ένω στίς μή θερμικές συσκευές μέ τήν ίδια ισχύ, τό ρεύμα διαφυγής πρέπει νά είναι γενικά μικρότερο.


### 2. Ήλεκτρικά μαγειρεία.

Τά **ήλεκτρικά μαγειρεία** είναι συσκευές πού χρησιμεύουν στό μαγείρεμα τῶν τροφῶν. Συνήθως αποτελούνται από δύο ώς τέσσερις **μαγειρικές έστιες**, ένα **κλίβανο** (φούρνο) και ένα **θερμοθάλαμο** (σχ. 15.2a). Οι μαγειρικές έστιες είναι συνήθως κυκλικές **πλάκες** μικρού πάχους από ειδικό χυτοσίδηρο στό έσωτερικό τους διαμορφώνονται όμοκεντρα αύλακια. Μέσα στά αύλακια αύτά τοποθετούνται μέ συμπίεση τά **θερμαντικά στοιχεία** (σχ. 15.2β). Αύτά αποτελούνται από θερμαντικές άντιστάσεις από χρωμιονικελίνη και έχουν τή μορφή σπειροειδῶν συρμάτων, πού είναι συμπιεσμένα μέσα σέ μονωτική μάζα όξειδιου τοῦ μαγγνήσιου. Οι μαγειρικές πλάκες μεταδίδουν τή θερμότητα, πού παράγεται στά θερμαντικά στοιχεία, μέ άγωγιμότητα στά θερμαντικά σκεύη, πού τοποθετούνται έπάνω σ' αύτές. Έκτός από τίς μαγειρικές πλάκες, κατασκευάζονται και **μαγειρικές έστιες**, πού αποτελούνται από πλατυσμένα **σωληνωτά θερμαντικά στοιχεία**, τά όποια έχουν καμφθεί σπειροειδῶς (σπειράλ). Οι έστιες αύτές μεταδίδουν τή θερμότητα τόσο μέ άγωγιμότητα δσο και μέ άκτινοβολία. Τά σωληνωτά θερμαντικά στοιχεία αποτελούνται από σωλήνες από χάλυβα ή χαλκό. Μέσα τους είναι τοποθετημένη ή θερμαντική άντισταση, βυθισμένη στό κέντρο πιεσμένης μονωτικής μάζας (μαγγνήσια)

Ο φούρνος φέρει στό έσωτερικό τῶν τοιχωμάτων του θερμαντικά στοιχεία, πού μπορεί νά είναι και γυμνά σύρματα στερεωμένα έπάνω σέ μονωτικές χάνδρες. Στήν όροφή του και έξωτερικά φέρει δρατό **θερμαντικό στοιχείο πού άκτινοβολεί** (γκρίλλ). Τό στοιχείο αύτό είναι τοῦ σωληνωτοῦ τύπου και θερμαίνει μέ άκτινοβολία (σχ. 15.2γ).

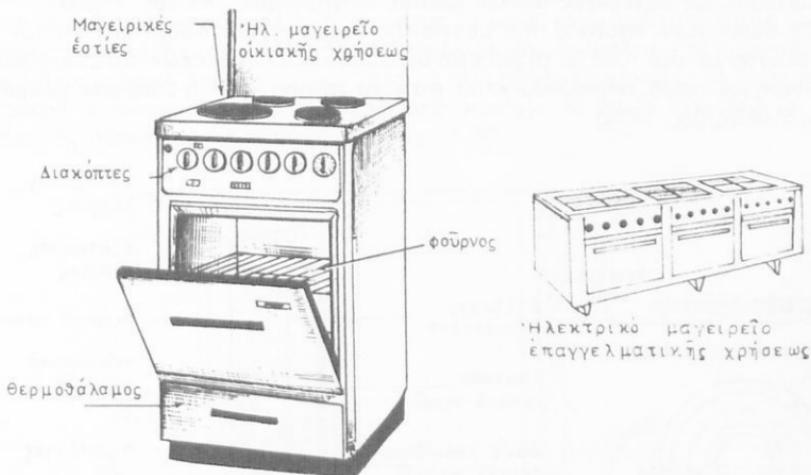

Σχ. 15.2α.  
Ήλεκτρικά μαγειρεία.

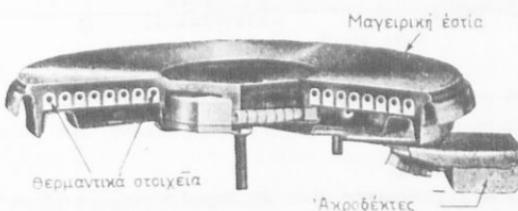

Σχ. 15.2β.  
Μαγειρική έστια.




‘Ο θερμοθάλαμος’ άποτελεί ένα μικρό κλίβανο πού θερμαίνεται τόσο, ώστε ή ζερμοκρασία του νά διατηρείται σταθερά σέ χαμηλά έπιπεδα· χρησιμεύει για τή διατήρηση τῶν τροφῶν σέ ορισμένη θερμοκρασία. Τά τιμήματα ἐνός ήλεκτρικού μαγειρείου είναι δυνατόν νά άποτελούν καί ἀνεξάρτητες συσκευές, δημιουργίας π.χ.



Σχ. 15.2δ.  
Θερμαντικό στοιχείο πού άκτινοβολεῖ (γκρίλ): τοποθετείται μέσα σέ φούρνο ήλεκτρικού μαγειρείου ή μέσα σέ ψηστιέρα.


οἱ ἐπιτραπέζιες μαγειρικές πλάκες (μάτια), οἱ ψηστιέρες κλπ. (σχ. 15.2δ).

Τά θερμαντικά στοιχεῖα τῆς μαγειρικῆς ἑστίας ἡ τοῦ φούρου μποροῦν νά συνδέονται μεταξὺ τοῦς μέ τή βοήθεια διακοπῶν πολλῶν θέσεων, κατά διάφορους τρόπους (σέ σειρά, παράλληλα κλπ.), ώστε νά ἐπιτυγχάνονται διάφορες βαθμίδες θερμάνσεως (σχ. 15.2ε).

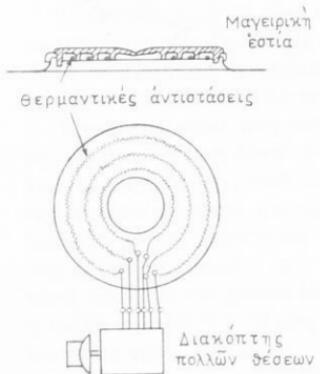

Σχ. 15.2ε.

Διακόπτης θερμαντικῶν στοιχείων.

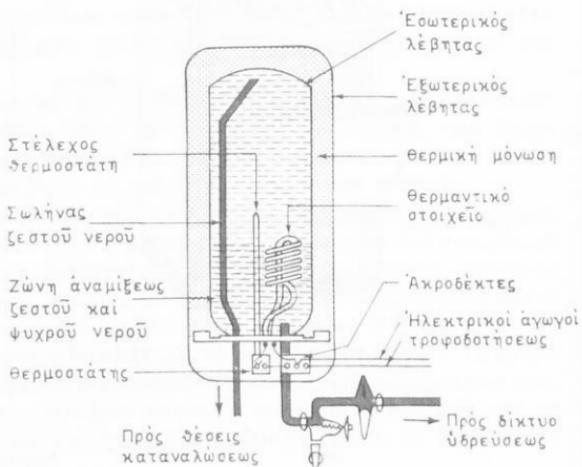

Σχ. 15.2στ.


Ἡλεκτρικός θερμοσίφωνας.

### 3. Ἡλεκτρικοὶ θερμοσίφωνες.

Οἱ ἡλεκτρικοὶ θερμοσίφωνες εἰναι συσκευές, πού χρησιμοποιοῦνται γιά τή θέρμανση νεροῦ γιά διάφορες χρήσεις.

Ἄποτελοῦνται ἀπό ἔνα κυλινδρικό λέβητα ἀπό ἐπιψευδαργυρωμένο χαλυβδέλασμα πού μπορεῖ νά ἔχει χωρητικότητα ἀπό 5 ὥς 120 l / t. Στό ἐσωτερικό τοῦ λέβητα βρίσκονται τό νερό, πού πρέπει νά θερμανθεῖ, τό θερμαντικό στοιχεῖο (σωληνωτοῦ τύπου) καὶ τό στέλεχος τοῦ **θερμοστάτη**. [**Θερμοστάτης** εἰναι ἔνα ἔξαρτημα, πού ἀποτελεῖται ἀπό ἔνα μεταλλικό στέλεχος, τό ὁποῖο βρίσκεται μέσα στό θερμανόμενο νερό, καὶ ἀπό ἔνα **διμεταλλικό** στοιχεῖο, τό ὁποῖο βρίσκεται ἔξω ἀπό τό λέβητα καὶ πάιρει τή θερμοκρασία τοῦ νεροῦ μέ τή βοήθεια τοῦ στέλεχους. Τό διμεταλλικό στοιχεῖο σέ ὄρισμένη θερμοκρασία πού ἐμείς ἔχομε ἐπιλέξει, παραμορφώνεται καὶ ἀνοίγει, ἅμεσα ἢ ἔμμεσα, τό ἡλεκτρικό κύκλωμα τροφοδοτήσεως. "Οταν ἡ θερμοκρασία τοῦ νεροῦ κατέβει ἔναν κάτω ἀπό τή θερμοκρασία πού ὄρισαμε, τό διμεταλλικό στοιχεῖο πάιρει τό ἀρχικό του σχῆμα, ὅπότε κλείνει τό ἡλεκτρικό κύκλωμα]. "Ετοι ἡ θερμοκρασία τοῦ θερμανόμενου νεροῦ δέν ἀνεβαίνει περισσότερο ἀπό ἔνα προκαθορισμένο ὄριο, π.χ. 80° C. 'Ο λέβητας πού περιέχει τό νερό τοῦ θερμοσίφωνα περιβάλλεται ἀπό ἔναν ἄλλο μεγαλύτερο λέβητα καὶ μεταξύ τῶν δύο λεβήτων παρεμβάλλεται θερμικὴ μόνωση (π.χ. ύαλοβάμβακας, φελλός), ὅπως δείχνει τό σχῆμα 15.2στ, μέ τήν ὁποία τό νερό πού ἔχει θερμανθεῖ διατηρεῖται ζεστό γιά πολλές ὥρες. "Οταν ἡ θερμοκρασία τοῦ νεροῦ παύσει νά ἀνεβαίνει, μέ τήν

έπενδρεγεια τοῦ θερμοστάτη, τό νερό ψύχεται σιγά σιγά (λόγω θερμικῆς μονώσεως): ὅταν δέ ή θερμοκρασία κατέβει όρισμένους βαθμούς κάτω ἀπό τό άνωτα οριό, ὁ θερμοστάτης κλείνει πάλι τό ήλεκτρικό κύκλωμα, πού τροφοδοτεῖ τό θερμοσίφωνα καὶ ή θερμοκρασία ἀνεβαίνει ξανά. "Ετοι, ὁ ήλεκτρικός θερμοσίφωνας διατηρεῖ σέ σταθερή θερμοκρασία τό ζεστό νερό, πού περιέχει, τό ὅποιο διοχετεύεται στίς διάφορες θέσεις γιά νά καταναλωθεῖ (σχ. 15.2ζ).

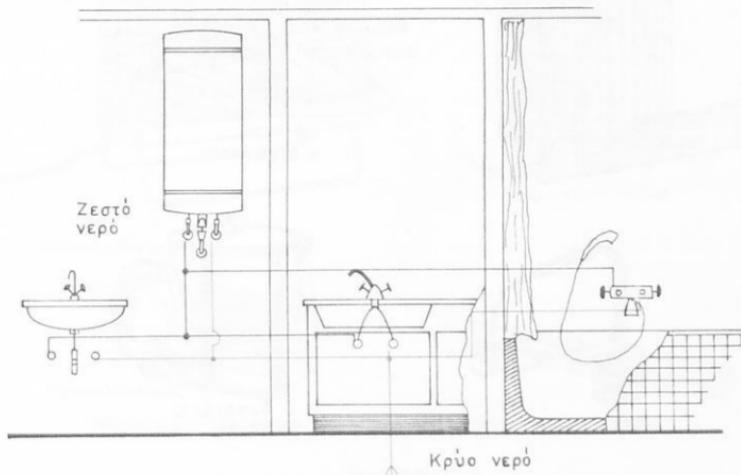

Σχ. 15.2ζ.

Σύνδεση θερμοσίφωνα με τίς διάφορες θέσεις χρησιμοποιήσεως.

#### 4. Λοιπές ήλεκτρικές θερμικές συσκευές.

Έκτός ἀπό τίς θερμικές συσκευές, πού ἔξετάσθηκαν στίς προηγούμενες παραγράφους, υπάρχει ὀλόκληρη σειρά ἀπό ήλεκτρικές θερμικές συσκευές, ὅπως εἶναι (σχ. 15.2η): Τό **σίδερο σιδερώματος**, ὅπου τά θερμαντικά στοιχεία βρίσκονται ἐνσωματωμένα στό μεταλλικό **πέλμα** σιδερώματος.

'Ο **βραστήρας νεροῦ**, γιά τή θέρμανση μικρῶν ποσοτήτων νεροῦ.

'Ο **θερμοεμβαπτιστήρας**, γιά τή θέρμανση νεροῦ, πού περιέχεται μέσα σε δοχεῖο.

'Η **φρυγανίέρα**, ὁ **κλινοθερμαντήρας**, τά ήλεκτρικῶς **θερμαινόμενα κλινοσκεπάσματα**, **τάπτητες** κλπ.

Οι συσκευές γιά τή φροντίδα τῶν μαλλιῶν.

Οι συσκευές γιά τίς ἀγροτικές χρήσεις (**έκκολαπτήρια**, **θερμοκήπια**, **ξηραντήρια φρούτων**, **λαχανικῶν καὶ χόρτου** κλπ.).



Οι συσκευές γιά τίς διάφορες βιομηχανικές καὶ ἐμπορικές χρήσεις (**κλίβανοι ἀρτοποιίας καὶ ζαχαροπλαστικῆς**, **θερμαντήρες κόλλας ξυλουργείων** ἢ **έργαστηρίων χαρτοϋ**, διάφορες συσκευές βιοτεχνῶν δέρματος, **κλίβανοι κεραμικῆς**, **ήλεκτρικά κολλητήρια**, **στεγνωτήρες χεριῶν**, **ἰατρικές θερμικές συσκευές** κ.ἄ.).

#### 5. Ήλεκτρική θέρμανση χώρων.

Γιά τή θέρμανση τῶν χώρων, ἡ θερμότητα μεταδίδεται ἀπό τίς πηγές της στό

πρός θέρμανση περιβάλλον είτε μέ μεταφορά μέ τόν άέρα τοῦ χώρου, είτε μέ ακτινοβολία.

'Ηλεκτρική φρυγανιέρα

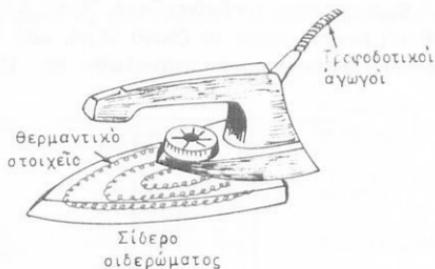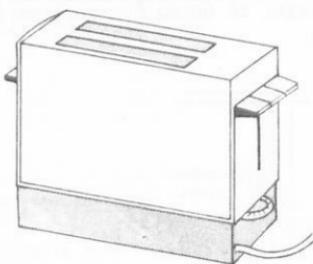

Σχ. 15.2η.  
'Ηλεκτρικές θερμικές συσκευές.


Οι θερμικές ήλεκτρικές συσκευές και έγκαταστάσεις για τή θέρμανση τῶν χώρων βασίζονται και στούς δύο αύτούς τρόπους μεταδόσεως τῆς θερμότητας. Μιά άπο αύτές είναι τό **άεροθερμό** (σχ. 15.2θ), τό όποιο περιλαμβάνει θερμαντικά στοιχεῖα και έναν άνεμιστήρα. Ο άνεμιστήρας ἀπορροφᾷ ἀέρα ἀπό τό περιβάλλον, τόν διοχετεύει στά θερμαντικά στοιχεῖα, όπου θερμαίνεται και τόν ἔξαποστέλλει πάλι στόν πρός θέρμανση χῶρο. Αλλες συσκευές είναι: Τά **ήλεκτρικά θερμαντικά σώματα** (ήλεκτρικά καλοριφέρ), τά όποια μέ θερμαντικά στοιχεῖα θερμαίνουν ἕνα ύγρο (νερό, λάδι), πού περιέχεται μέσα σέ δοχεία μέ κατάληλα σχήματα.

Οι **ήλεκτρικές θερμάστρες** ἔχαλλου έχουν θερμαντικά στοιχεῖα, πού φωτοβολοῦν όρατά, και μεταλλικούς ἄνακλαστήρες.


**'Ηλεκτρική θέρμανση μέ καθαρή ἀκτινοβολία γίνεται μέ τίς συσκευές παραγωγῆς ύπερυθρης ἀκτινοβολίας.** Αύτές μπορεῖ νά είναι:

- α) Μεταλλικές πλάκες, πού έχουν ἐσωτερικά θερμαντικά στοιχεῖα.
- β) Σωλῆνες ἀπό μέταλλο ἢ χαλαζία (κβάρτζ), πού περιέχουν θερμαντικά στοιχεῖα και είναι τοποθετημένοι μέσα σέ ἄνακλαστήρες, και κυρίως
  - γ) ειδικές λυχνίες μέ γιάλινο κώδωνα, ὅπως οι λαμπτήρες φωτισμοῦ πού έχουν δημως νῆμα βιολφραμίου, τό όποιο πυρακτώνεται μέ τή διέλευση ήλεκτρικοῦ ρεύματος, και φέρουν ἐνσωματωμένο ἄνακλαστήρα. Η ύπερυθρη ἀκτινοβολία ἀπορροφᾶται ἀλλοτε περισσότερο και ἀλλοτε λιγότερο ἀπό τά ἀδιαφανή σώματα και ἡ ἐνέργεια, τήν όποια μεταφέρει, μετατρέπεται μέσα σ' αὐτά σέ θερμότητα.

Τέλος, κατά τα τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί ή ήλεκτρική θέρμανση χώρων μέθερμάστρες αποθηκεύσεως. Οι θερμάστρες αύτές (σχ. 15.2i) έχουν σωληνωτά θερμαντικά στοιχεία ή θερμαντικά στοιχεία με άντισταση από άγγιγμα στρώμα και

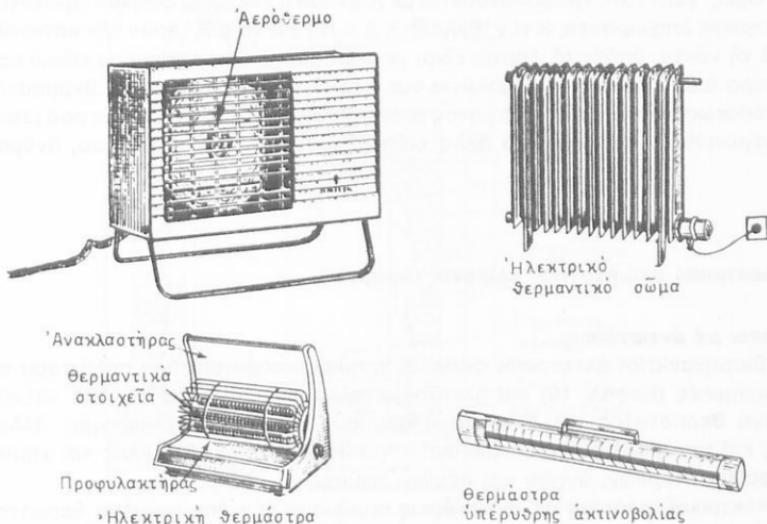

Σχ. 15.20.  
Θερμαντικές συσκευές.

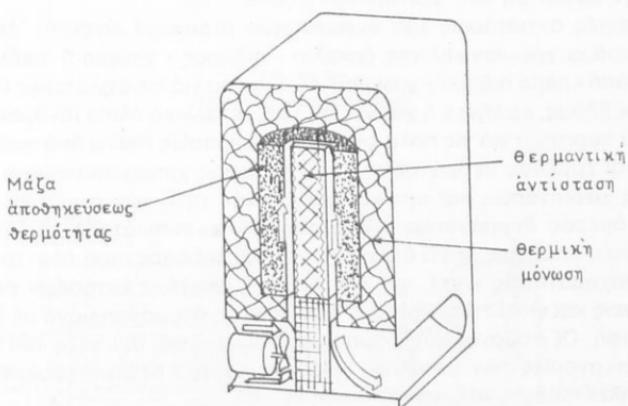

Σχ. 15.21.  
Θερμάστρα αποθηκεύσεως.

αποθηκεύουν τήν παραγόμενη άπ' αυτά θερμότητα σέ ειδική όρυκτη ή κεραμική μάζα, πού είναι πυρίμαχη μέ μεγάλη θερμοχωρητικότητα (π.χ. πυρότουβλα). Η μάζα αυτή οταν κορεσθεί, αποδίδει στόν πρός θέρμανση χώρο τή θερμότητα πού αποθηκεύθηκε, μέ άκτινοβολία ή μέ μεταφορά.

Η ποσότητα τής θερμότητας πού άποδίζεται μέ μεταφορά ρυθμίζεται μέ τή βοήθεια ρυθμιστικών διαφραγμάτων (ντάμπερ) ή μέ άνεμιστήρα. Η συσσώρευση τής θερμότητας στίς θερμάστρες άποθηκεύσεως γίνεται κατά τίς νυκτερινές κυρίως ώρες, γιατί τότε τροφοδοτούνται μέ ήλεκτρική ένέργεια φθηνού τιμολογίου. Οι ήλεκτρικές έπιχειρήσεις (στήν 'Ελλαδή ή Δ.Ε.Η.) γιά νά αύξησουν τήν κατανάλωση κατά τή νύκτα, όπότε τά φορτία είναι γενικώς χαμηλά, προσφέρουν ειδικά πολύ φθηνότερα άπό τά ήμερησια τιμολόγια νυκτερινής καταναλώσεως. Οι θερμάστρες άποθηκεύσεως έπομένων είναι ό μόνος τρόπος ήλεκτρικής θερμάνσεως πού μπορεί νά συναγωνισθεί οικονομικά τά άλλα ειδή θερμάνσεως (μέ πετρέλαιο, άνθρακα κλπ.).

### 15.3 Ήλεκτρικοί βιομηχανικοί κλίβανοι (φούρνοι).

#### 1. Φούρνοι μέ άντιστάσεις.

Στή βιομηχανία οι ήλεκτρικοί φούρνοι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ τόσο στίς ήλεκτροχημικές (Κεφάλ. 16) και ήλεκτρομεταλλουργικές έργασίες, οσο και στήν παραγωγή θερμότητας γιά διάφορους σκοπούς, όπως τήξη (λειώσιμο), άλλαγή μορφής και μεταβολή τών φυσικών και χημικών ιδιοτήτων (θερμικές και χημικές κατεργασίες) στερεών, ύγρων και άερίων σωμάτων.

Οι ήλεκτρικοί φούρνοι μέ άντιστάσεις παράγουν τήν άπαιτούμενη θερμότητα είτε μέσα σέ θερμαντικά στοιχεία (έμμεση θέρμανση) είτε μέσα στό ίδιο τό σώμα, πού πρόκειται νά θερμανθεί (άμεση θέρμανση). Αύτό έπιτυγχάνεται μέ τή διέλευση ήλεκτρικού ρεύματος μέσα άπό τό σώμα, τού όποιου ή ήλεκτρική άντισταση προκαλεῖ τήν έμφανση τοῦ φαινομένου Τζούλ.


Οι ήλεκτρικές άντιστάσεις τών θερμαντικών στοιχείων είναι: α) 'Από σύρμα ή ταινία άπό κράμα χρωμιονικελίνης (νικέλιο - σίδηρος - χρώμιο ή νικέλιο - χρώμιο 80%-20%) ή άπό κράμα σιδήρου-χρωμίου-άλουμινου γιά τίς ψηλότερες θερμοκρασίες. β) 'Από ράβδους, σωλήνες ή χοάνες άπό μή μεταλλικό ύλικό (άνθρακα, γραφίτη, καρβίδιο τοῦ πυριτίου) γιά τίς πολύ ψηλές θερμοκρασίες (πάνω άπό τούς 1300 °C).

Οι φούρνοι έμμεσου θερμάνσεως μέ άντιστάσεις χρησιμοποιούνται κυρίως γιά τίς θερμικές κατεργασίες και σπανιότερα γιά τήν τήξη τών σωμάτων.


Φούρνοι άμέσου θερμάνσεως χρησιμοποιούνται σπανιότερα, παρ'όλο δήν δέν έχουν θερμικές άπωλειες, γιατί άπαιτούν μεγάλη και δαπανηρή ήλεκτρική έγκατάσταση (μετασχηματιστής κλπ.), γιά τήν παροχή μεγάλων έντασεων ρεύματος μέ χαμηλές τάσεις και γιατί έπιτυγχάνουν όμοιόμορφη θέρμανση μόνο σέ άντικείμενα μέ άπλη μορφή. Οι φούρνοι αύτοί χρησιμοποιούνται γιά τήν τήξη τοῦ γιαλιού, τίς θερμικές κατεργασίες τών μετάλλων μέσα σέ λουτρό άλατων (φούρνοι λουτρού άλατων μέ ήλεκτρόδια), στή γραφιτοποίηση κλπ.

Η θέρμανση μέσα στούς φούρνους μέ άντισταση γίνεται άνάλογα μέ τήν περίπτωση, είτε χωρίς άέρα (μέσα σέ κενό) είτε μέσα σέ ειδική άτμοσφαιρα (ύδρογόνου, μίγματος ύδρογόνου-άζωτου κλπ.).

Οι μορφές τών φούρνων μέ άντισταση ποικίλουν. Καθορίζονται άνάλογα μέ τή μέθοδο πού χρησιμοποιείται γιά τή θερμική κατεργασία και άνάλογα μέ τά πρός κατεργασία άντικείμενα, τόσο ώς πρός τό ύλικό πού χρησιμοποιείται γιά τήν κατασκευή τους άσο και ώς πρός τή μορφή και τό μέγεθος (σχ. 15.3α και 15.3β).

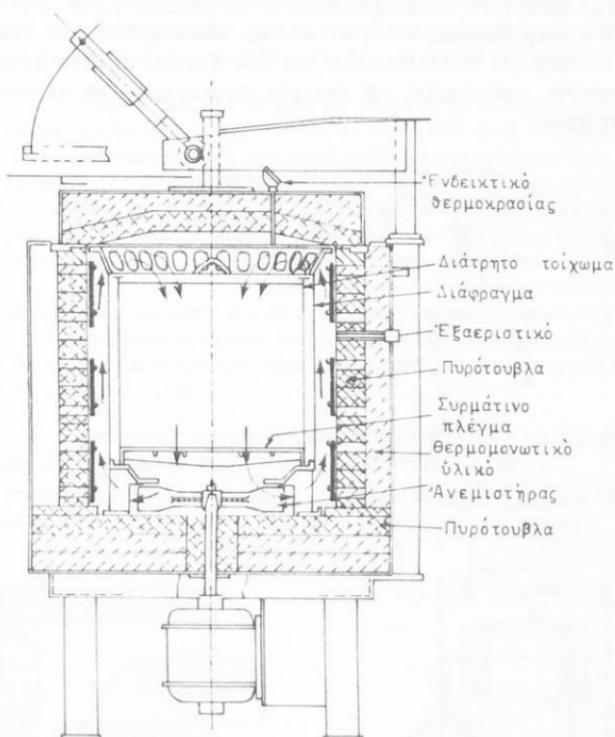


Σχ. 15.3α.  
Φούρνος με άντισταση.

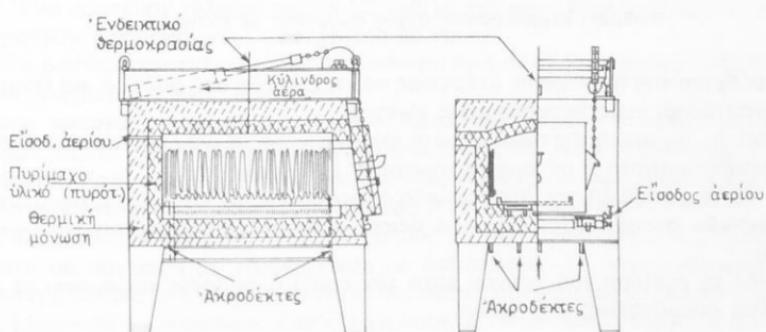

Σχ. 15.3β.  
Φούρνος με άντισταση.

Οι φούρνοι με άντισταση είναι έφοδιασμένοι με αύτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας (πρόληψη ύπερθερμάνσεως τοῦ φούρνου και τοῦ φορτίου του). Διαθέτουν δέ δύλα τά άπαιτούμενα γιά τή λειτουργία και τόν έλεγχο σργανα μετρήσεως και συσκευές διακοπής, προστασίας και έλεγχου συγκεντρωμένα σέ μια κυψέλη ή έπάνω σ'ένα πίνακα.

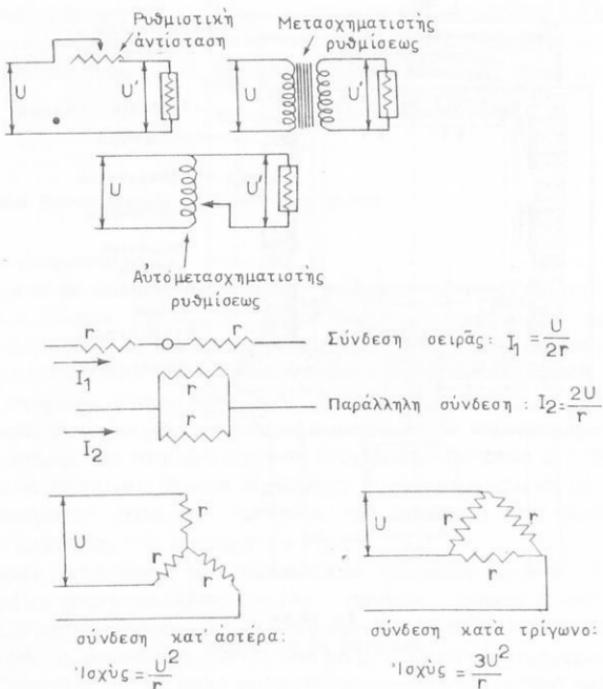

Σχ. 15.3γ.

Ρύθμιση θερμοκρασίας στούς φούρνους με άντιστάσεις.

'Η ρύθμιση τής ήλεκτρικής ένέργειας πού παρέχεται στό φούρνο, και έπομένως τής άναπτυσσόμενης θερμοκρασίας γίνεται:

- Μέ τή μεταβολή τής τάσεως αύτή έπιπτυχάνεται μέ μια ρυθμιστική άντισταση, ένα μετασχηματιστή ή αύτομετασχηματιστή ρυθμίσεως κλπ.
- Μέ τή μεταβολή τής θερμαντικής άντιστάσεως, μέ κατάλληλη σύνδεση τών θερμαντικών στοιχείων (σύνδεση σέ σειρά — παράλληλα, κατά τρίγωνο — κατ'άστέρα).

- γ) Μέ τή ρύθμιση τοῦ χρόνου κατά τόν όποιο ό φούρνος παραμένει σέ τάση (διάρκεια θερμάνσεως) (σχ. 15.3γ).

## 2. Φούρνοι με έπαγωγή.

Οι φούρνοι με έπαγωγή χρησιμοποιοῦν γιά τή λειτουργία τους τόσο τό φαινόμενο Τζούλ οσο και τό φαινόμενο τής ήλεκτρικής έπαγωγῆς (παράγρ. 8.4). Στό είδος

αύτό των φούρνων, ή ήλεκτρική τάση, που προκαλεῖ τό ρεῦμα θερμάνσεως που διέρχεται από τήν ήλεκτρική άντίσταση, παράγεται μέ επαγγωγή. Τελικά δηλαδή, ή θέρμανση μέ επαγγωγή άναγεται πάλι στή θέρμανση μέ άντισταση.


Μπορούμε νά παρομοιάσουμε ένα φούρνο μέ επαγγωγή μέ ένα μετασχηματιστή (παράγ. 14.1), στόν όποιο ή ήλεκτρεγερτική δύναμη έξι επαγγωγής (στό δευτερεύον) είναι τόσο μεγαλύτερη, δσο ισχυρότερο είναι τό μαγνητικό πεδίο και δσο ταχύτερη είναι ή μεταβολή τών μαγνητικών γραμμών τού πεδίου (παράγ. 8.4). Τό μαγνητικό πεδίο ισχυροποιείται, δπως γνωρίζομε, ἀν οι σπείρες πού τό παράγουν δέν βρίσκονται στόν άερα, άλλα περιβάλλουν ένα σιδερένιο πυρήνα, καί ή μεταβολή τών μαγνητικών γραμμών τού πεδίου γίνεται ταχύτερη, ἀν ή συχνότητα (παράγ. 9.1) τού έναλλασσόμενου ρεύματος, πού ρέει μέσα στό πρωτεύον, αύξηθει.

Μέ τήν έπενέργεια λοιπόν τής Η.Ε.Δ. έξι επαγγωγής, ρέει ρεῦμα, διαμέσου τού δευτερεύοντος, τό όποιο στήν περίπτωση αύτή είναι βραχυκυλωμένο· ή ροή αύτή τού ρεύματος έχει ώς συνέπεια νά δημιουργείται θερμότητα μέσα στήν ήλεκτρική άντισταση τού δευτερεύοντος, σύμφωνα μέ τό νόμο τού Τζούλ.

Οι φούρνοι μέ επαγγωγή ταξινομούνται σέ δύο βασικές κατηγορίες:


— **Τούς φούρνους χαμηλής συχνότητας.** Αύτοί περιλαμβάνουν:

α) "Ένα κλειστό μαγνητικό κύκλωμα, δπως φαίνεται στό σχήμα, 15.3δ, παρόμοιο μέ τό κύκλωμα τών μετασχηματιστών (ἀπό σιδερένια έλασματα).

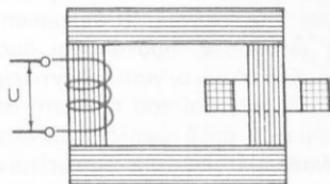

Σχ. 15.3δ.

'Αρχή λειτουργίας φούρνου χαμηλής συχνότητας.

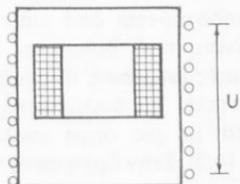

Σχ. 15.3ε.

'Αρχή λειτουργίας φούρνου ύψηλής συχνότητας.

β) "Ένα πρωτεύον τύλιγμα, πού συνδέεται μέ τήν πηγή έναλλασσόμενου ρεύματος χαμηλής (βιομηχανικής) συχνότητας 50 Hz.

γ) Τό δευτερεύον τύλιγμα, πού άποτελείται από τό πρός θέρμανση ύλικο μέ τή μορφή βραχυκυλωμένης σπείρας.

— **Τούς φούρνους ύψηλής συχνότητας.** Αύτοί δέν φέρουν συνήθως μαγνητικό κύκλωμα (σχ. 15.3ε). Τό πρός θέρμανση ύλικό άποτελεί τό δευτερεύον τύλιγμα και τοποθετείται στό έσωτερικό τού πρωτεύοντος τυλίγματος, πού τροφοδοτείται μέ έναλλασσόμενο ρεῦμα ύψηλής συχνότητας (500 ώς 10.000 Hz).

Η θέρμανση μέ επαγγωγή στούς φούρνους αύτούς παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σέ σύγκριση μέ τή θέρμανση μέ άντιστάσεις. Τά πλεονεκτήματα αύτά δίφειλονται βασικά στό δτι ή θερμότητα παράγεται άπ' εύθειας μέσα στή μάζα τών πρός θέρμανση άντικειμένων. Στούς φούρνους μέ άντισταση, ή θερμότητα μεταδίδεται, δπως γνωρίζομε, από τά θερμαντικά στοιχεία μέ άκτινοβολία, μεταφορά ή καί άγωγιμότητα αύτό όμως, περιορίζει τήν ίσχυ καί τή θερμοκρασία τους γιατί γιά τήν αύξηση τής ίσχύος τών φούρνων καί τής θερμοκρασίας τών πρός έπειεργασία

άντικειμένων άπαιτεται ύπερβολική θερμοκρασία τών θερμαντικών στοιχείων, ή όποια δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί. Στούς φούρνους μέ έπαγωγή, άντιθετα, είναι δυνατόν νά προσδιεται πολύ μεγάλη ισχύς και ή θερμοκρασία τών πρός θέρμανση άντικειμένων μπορεί νά άνεβει σε πολύ μεγάλα όρια. Μόνος περιορισμός είναι ή άντοχή τών πυρίμαχων ύλικων, άπο τά όποια είναι κατασκευασμένος ο φούρνος. Οι φούρνοι μέ άντισταση άμεσης θερμάνσεως, παρουσιάζουν βέβαια τά ίδια πλεονεκτήματα μέ τούς φούρνους μέ έπαγωγή, άλλα έφαρμόζονται σε λίγες μόνο περιπτώσεις, στίς οποίες δέν περιλαμβάνεται η τήξη τών ύλικων.



"Αλλα πλεονεκτήματα τών φούρνων μέ έπαγωγή σε ούγκριση μέ τούς φούρνους μέ άντισταση είναι: Μικρότερη φθορά τών πυρίμαχων έπενδυσεων, γιατί αύτές ύφιστανται μικρότερες θερμοκρασίες. Δυνατότητα καλύτερης θερμικής μονώσεως, λόγω κυρίως μικρότερου δύκου. Μικρή θερμική άδρανεια, γιατί οι φούρνοι μέ έπαγωγή έχουν άπο κατασκευή τους μικρότερες μάζες.

"Αλλο είδος θερμάνσεως, πού έχει ώς άποτέλεσμα τή δημιουργία θερμότητας έπισης μέσα στή μάζα τού πρός θέρμανση άντικειμένου, είναι ή **διηλεκτρική θέρμανση**. Κατά τή θέρμανση αύτή χρησιμοποιούνται πηγές έναλλασσόμενου ρεύματος πολύ ύψηλής συχνότητας (1.000.000 ώς 100.000.000 Hz). "Ετοι ίδιως θερμαίνονται τά μονωτικά σώματα, όπως είναι τό γιαλί, τό έλαστικό, ο έβονίτης κλπ., μέ μεταφορά τής ήλεκτρικής ένέργειας στό πρός κατεργασία άντικειμένο δχι πιά μέ **έπαγωγική σύνδεση** άλλα μέ **χωρητική σύνδεση**. Τό πρός θέρμανση άντικειμένο, δηλαδή, τοποθετείται μεταξύ δύο όπλισμῶν, πού σχηματίζουν ένα είδος πυκνωτή και τροφοδοτούνται άπο μιά πηγή πολύ ύψηλής συχνότητας. Ή θέρμανση τού άντικειμένου, πού βρίσκεται άνάμεσα στούς όπλισμούς, προκαλείται άπο τίς **διηλεκτρικές άπωλειες**, οι οποίες έμφανίζονται μέσα σ' αύτό, γιατί τό άντικειμένο αύτό άποτελεί τό διηλεκτρικό ένός πυκνωτή οι οπλισμοί τού πυκνωτή αύτού συνδέονται μέ μιά πηγή έναλλασσόμενου ρεύματος πολύ ύψηλής συχνότητας (παράγρ. 10.3). Στήν άρχη αύτή βασίζεται και ή **διαθερμία**, πού χρησιμοποιείται στήν ιατρική.


(Γιά λόγους, πού δέν θά άναπτυχθοῦν έδω, οι πυκνωτές, ζταν συνδέονται στό έναλλασσόμενο ρεύμα, δέν άποτελούν μιά έντελως καθαρή χωρητικότητα, άλλα είναι δυνατόν νά θεωρηθεί ζτι περιλαμβάνουν παράλληλα πρός τή χωρητικότητα και μιά ώμική άντισταση. Τό ρεύμα, πού ρέει στήν ώμική άντισταση προκαλεί, όπως γνωρίζομε, θερμικές άπωλειες, πού καλούνται **διηλεκτρικές άπωλειες** και είναι τόσο μεγαλύτερες, θσο μεγαλύτερη είναι ή συχνότητα ρεύματος).

**Οι φούρνοι μέ έπαγωγή** χρησιμοποιούνται είτε γιά θερμικές κατεργασίες είτε γιά τήν τήξη οιδήρου, χάλυβα, χαλκοῦ, όρειχαλκου, νικελίου, άλουμινίου, ψευδαργύρου και τών κραμάτων τους.

Οι φούρνοι μέ έπαγωγή χαμηλής συχνότητας έχουν τίς μορφές τού σχήματος 15.3στ, ένω οι φούρνοι ύψηλής συχνότητας κατασκευάζονται, όπως δείχνει τό σχήμα 15.3ζ. Αύτοί, γιά τήν τροφοδότησή τους άπαιτούν όρισμένη διάταξη γιά τήν παραγωγή ρεύματος ύψηλής συχνότητας (π.χ. μετατροπέα συχνότητας, παράγρ. 14.2) και θάματα πυκνωτῶν γιά τή βελτίωση (άνύψωση) τού συντελεστή ίσχυός συνφ. ο όποιος στίς έγκαταστάσεις φούρνων ύψηλής συχνότητας μέ έπαγωγή είναι πολύ χαμηλός (τής τάξεως τού 0,1).

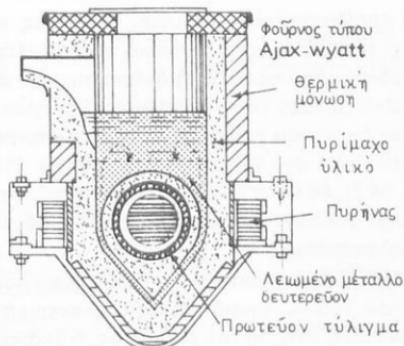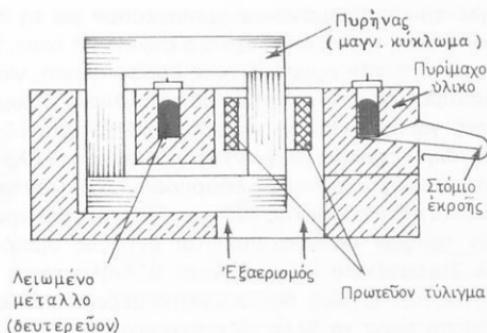

**Σχ. 15.3στ.**  
Φοῦρνος έπαγωγής χαμηλής συχνότητας.

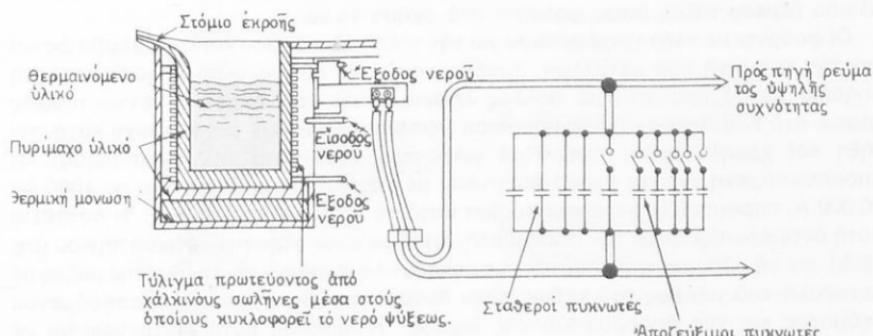

**Σχ. 15.3ζ.**  
Φοῦρνος έπαγωγής ύψηλής συχνότητας.

Οι συσκευές διηλεκτρικής θερμάνσεως χρησιμεύουν γιά τη θέρμανση ξύλινων φύλλων (π.χ. κόντρα-πλακέ), γιά νά έπιτευχθεί ή συνένωσή τους, τήν προθέρμανση πλαστικών ύλικών πρίν από τήν όριστική τους μορφοποίηση, γιά τήν έλεγχόμενη ξήρανση χαρτιού, ύφασμάτων κλπ., γιά τήν θείωση (βουλκανιζάρισμα) τοῦ έλαστικοῦ, γιά τήν άνοπτηση τοῦ γιαλιοῦ, γιά τόν **πολυμερισμό** τῶν ρητινῶν κλπ. Στό σχήμα 15.3η φαίνεται **ένας διηλεκτρικός θερμαντής** γιά πλαστικά ύλικά. Τέλος, γίνεται προσπάθεια κατά τά τελευταία χρόνια νά έφαρμοσθεί ή διηλεκτρική θέρμανση και στή μαγειρική. Οι χρόνοι μαγειρεύματος τότε μειώνονται κατά τρόπο έντυπωσιακό, ή δέ θέρμανση τῶν τροφῶν πραγματοποιεῖται έντελως όμοιόμορφα, χωρίς νά προκαλεῖται έντονο έπιφανειακό ψήσιμο, γιατί ή διηλεκτρική θέρμανση, ὅπως άλλωστε καί ή θέρμανση μέ έπαγωγή, δημιουργεῖται μέσα στή μάζα τοῦ θερμαινόμενου ύλικοῦ, σέ αντίθεση πρός τά άλλα εϊδη θερμάνσεως.


### 3. Φοῦρνοι μέ τόξο.

Οι φοῦρνοι μέ τόξο βασίζονται στίς θερμικές ιδιότητες τοῦ ήλεκτρικοῦ τόξου. Όπως είναι γνωστό άπό τή Φυσική, τό ήλεκτρικό τόξο (**βολταϊκό τόξο**) δημιουργεῖται μεταξύ δύο ήλεκτροδίων (άπό γραφίτη ή ανθρακα), πού βρίσκονται σέ διαφορά δυναμικοῦ και σέ όρισμένη μεταξύ τους άπόσταση. Στό ήλεκτρικό τόξο πραγματοποιεῖται ροή ήλεκτρονών διαμέσου τοῦ άέρα, ό δοποίσ περιβάλλει τά δύο ήλεκτρόδια. πού είναι τό ένα άπέναντι στό άλλο. Τό ένα άπό τά ήλεκτρόδια (ή κάθοδος) πυρακτώνεται (παράγρ. 14.3), έφόσον τά ήλεκτρόδια συνδέονται μέ πηγή συνεχούς ρεύματος, ένων θταν αύτά συνδέονται μέ πηγή έναλλασσόμενου ρεύματος, πυρακτώνονται καί τά δύο ήλεκτρόδια.

Στό ήλεκτρικό τόξο έχομε ροή ήλεκτρονών (ήλεκτρικό ρεύμα), γι' αύτό έφαρμοζεται καί έδω ό νόμος τοῦ Τζούλ. Έπειδή δμως ή ήλεκτρική άντισταση τοῦ τόξου έλαττώνεται, ζταν αύξανεται ή ένταση τοῦ ρεύματος, ή θέρμαντική ισχύς αύξανεται άναλογα μέ τήν ένταση τοῦ ρεύματος και ζχι μέ τό τετράγωνο αύτης (παράγρ. 15.1). Ή έλαττωση λοιπόν αύτή τής άντιστάσεως έχει ώς άποτέλεσμα νά μήν ισχύει φανερά ό νόμος τοῦ Τζούλ, άλλα νά έμφανίζεται παραλλαγμένος.


Τό ήλεκτρικό τόξο, πού μπορεΐ νά είναι μονοφασικό, τριφασικό ή διφασικό, άναπτυσσεται είτε μεταξύ τῶν ήλεκτροδίων (**έμμεσο τόξο**), χωρίς νά έφαπτεται μέ τό πρός κατεργασία ύλικό, είτε μεταξύ τῶν ήλεκτροδίων και τοῦ πρός κατεργασία ύλικοι (**άμεσο τόξο**), δημιουργεῖται στό σχήμα 15.3θ.

Οι φοῦρνοι μέ τόξο χρησιμεύουν γιά τήν τήξη τοῦ οιδήρου και τοῦ χάλυβα ώς και γιά τήν άναγωγή τῶν μετάλλων. Συνδέονται μέ τό δίκτυο ύψηλής τάσεως μέ τή βοήθεια μετασχηματιστή μέ πολλές λήψεις, γιατί έτσι δημιουργούνται πολλές τάσεις στό δευτερεύον (χρησιμοποίηση ύψηλῶν τάσεων μέ μεγάλη ισχύ κατά τήν τήξη και χαμηλότερων τάσεων μέ μικρότερη ισχύ μετά τήν ύγροποίηση). Ή άπορροφούμενη ένταση στούς φούρνους μέ τόξο, ή δοποία άνερχεται σέ 1000 ώς 40.000 Α, παρουσιάζει άσταθεια κυρίως κατά τή διάρκεια τής τήξεως. Η άσταθεια αύτή άντιμετωπίζεται μέ τήν παρεμβολή συνήθως ένός στραγγαλιστικοῦ πηνίου (σχ. 15.3ι). Μέ τή ρύθμιση τής άποστάσεως μεταξύ ήλεκτροδίων και τηκόμενης μάζας μέ μεταβολή τοῦ μήκους τοῦ τόξου, είναι δυνατή ή ρύθμιση τοῦ άπορροφούμενου ρεύματος και τής άπορροφούμενης ισχύος. Η ρύθμιση αύτή έπιτυγχάνεται μέ μετακίνηση τῶν ήλεκτροδίων. Η ήλεκτρική έγκατάσταση ένός φούρνου μέ τόξη περιλαμβάνει και σειρά άπό δργανα μετρήσεως γιά τήν παρακολούθηση τής τάσεως, τής έντασεως, τής ισχύος και τής ήλεκτρικής ένέργειας (σχ. 15.3ι).

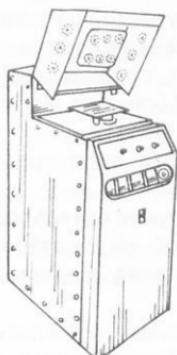


Σχ. 15.3η.

Διηλεκτρικός θερμαντής.

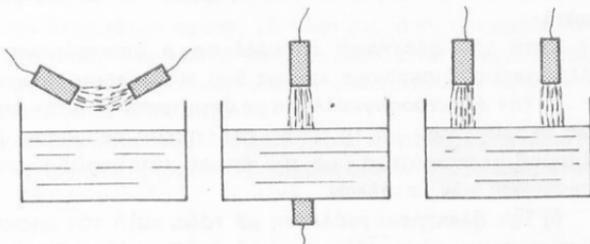

Σχ. 15.3θ.

'Αρχή λειτουργίας φούρνου μέ τόξο.

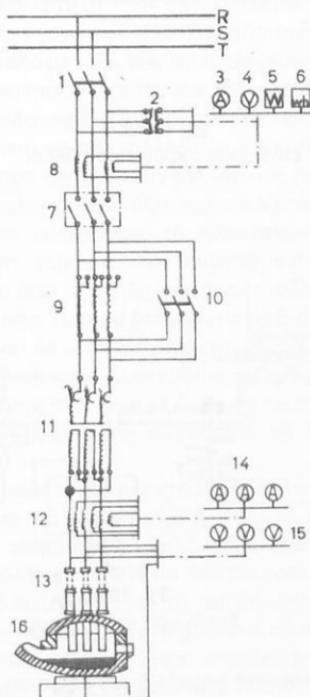

1. Διακόπτης
2. Μετασχηματιστής τάσεως
3. Άμπερόμετρο
4. Βολτόμετρο
5. Βαττόμετρο
6. Μετρητής ήλ. ενέργειας
7. Διακόπτης
8. Μετασχηματιστής έντασεως
9. Στραγγαλιστικά πηνία
10. Διακόπτης γεφυρώσεως
11. Μετασχηματιστής φούρνου
12. Μετασχημ/τής έντασεως
13. Καλώδια
14. Άμπερόμετρα
15. Βολτόμετρα
16. Φούρνος μέ τόξο

Σχ. 15.3ι.

'Εγκατάσταση φούρνου μέ τόξο.

#### 15.4 Ήλεκτροσυγκόλλησις.

Η συγκόλληση δύο σωμάτων έπιτυγχάνεται, όπως είναι γνωστό, μέ τοπική θέρμανσή τους στά σημεία της συνενώσεως. Η θέρμανση διαρκεῖ, μέχρι τά σώματα νά πλαστικοποιηθοῦν ή νά λειώσουν στά σημεία της συνενώσεως, όπότε πραγματοποιείται ή συγκόλληση· φυσικά έφαρμόζεται πολλές φορές και άριστη πίεση σ' αυτά.

Κατά τήν **ήλεκτρική συγκόλληση**, ή άπαιτούμενη θερμότητα παράγεται μέ ηλεκτρισμό. Διακρίνομε κυρίως δύο ειδη ηλεκτροσυγκόλλησεως:

α) Τήν **ήλεκτροσυγκόλληση μέ άντισταση**, κατά τήν όποια τά σημεία συγκολλήσεως θερμαίνονται μέ τή διόδο ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι πού νά άποκτήσουν έπαρκή πλαστικότητα (για τήν έπαφή τών μορίων), όπότε μέ πίεση έπερχεται ή συνένωση τών μετάλλων.

β) Τήν **ήλεκτροσυγκόλληση μέ τόξο**, κατά τήν όποια τά σημεία συγκολλήσεως θερμαίνονται μέχρι τήξεως μέ τή βοήθεια ηλεκτρικού τόξου.


#### 1. Ήλεκτροσυγκόλληση μέ άντισταση.

Στήν ηλεκτροσυγκόλληση μέ άντισταση μεταλλικῶν κομματιών ή άπαιτούμενη θερμότητα παράγεται σέ βραχύτατο χρονικό διάστημα καθώς ηλεκτρικό ρεῦμα μεγάλων έντασεων (μέχρι 100.000 A και μέ τάσεις μέχρι 15 V) περνᾶ άπό τό ένα κομμάτι στό άλλο μέσα άπό τή μεγάλη ηλεκτρική άντισταση, πού παρουσιάζει ή




Σχ. 15.4α.

Συνένωση άκρου πρός άκρο.

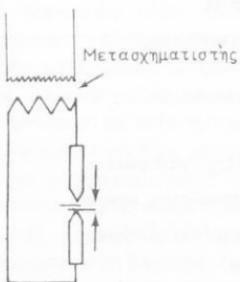

Σχ. 15.4β.

Συνένωση κατά σημεία.

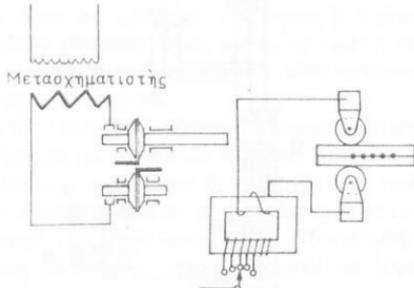

Σχ. 15.4γ.

Συνένωση κατά γραμμή.

διακοπή τής πλήρους συνέχειας τοῦ μετάλλου στά σημείο όπου έφαπτονται τά πρός συγκόλληση κομμάτια (φαινόμενο Τζούλ). Στήν ηλεκτροσυγκόλληση μέ άντισταση πραγματοποιούνται συνενώσεις άκρου πρός άκρο (σχ. 15.4α), κατά σημεία (σχ. 15.4β) και κατά γραμμή (ραφιδευτική συγκόλληση) (σχ. 15.4γ).

Κατά την ήλεκτροσυγκόλληση κατά σημεία, χρησιμοποιούνται ήλεκτρόδια από χαλκό ή κράματα του, πού ψύχονται μένερό. Τά ήλεκτρόδια πιέζουν καί από τίς δύο πλευρές τίς πρός συγκόλληση λωρίδες μεταλλικών έλασμάτων, οι όποιες τοποθετούνται ή μία επάνω στήν αλλη, σέ σημεία πού άπειχουν ίσα μεταξύ τους (όπως γίνεται καί ή ηλωση).

Όταν ή συγκόλληση τών έλασμάτων πρέπει νά γίνει στεγανή, έφαρμόζεται ή ραφιδευτική συγκόλληση. Στήν περίπτωση αύτή, τά ήλεκτρόδια είναι τροχοί, μεταξύ τών όποιων διέρχεται ή πρός συγκόλληση γραμμή. Τά έλάσματα πού διέρχονται μεταξύ τών τροχῶν πιέζονται δυνατά άπ' αύτούς.

Μέ κατάλληλες καί μηχανικά κινούμενες συσκευές είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθοῦν καί διακεκομμένες συγκολλήσεις μέ ένδιαμεσες διακοπές τοῦ ρεύματος.


## 2. Ήλεκτροσυγκόλληση μέ τόξο.

Μέ τήν ήλεκτροσυγκόλληση μέ τόξο πραγματοποιούνται συγκολλήσεις **αύτογενεῖς** καί **έτερογενεῖς**. Κατά τίς **αύτογενεῖς** τά πρός συγκόλληση μεταλλικά κομμάτια τήκονται μέ τή βοήθεια ήλεκτρικού τόξου στά σημεία τής συγκολλήσεως. Μαζί μέ τά πρός συγκόλληση κομμάτια τήκεται καί μιά βοηθητική ράβδος άπό τό ίδιο μέταλλο, ή όποια άκουμπα έπάνω στά συγκολλούμενα κομμάτια. Μέ τόν τρόπο αύτό γεμίζει ή κοιλότητα πού σχηματίζεται μεταξύ τών έπιφανειῶν, οι όποιες γιά τή συγκόλληση έχουν κοπεὶ λοξά (λοξιτομηθεῖ). Κατά τίς **έτερογενεῖς** ήλεκτροσυγκόλλησεις μέ τόξο μεταξύ τών πρός συγκόλληση όμογενων ή μή μεταλλικών κομματιών, τά όποια διατηροῦνται σέ στερεή κατάσταση, χύνεται ένα εύτηκτότερο κράμα σέ ρευστή κατάσταση. Τό κράμα αύτό προσκολλάται στίς έπιφανειες τών κομματών πού πρόκειται νά συγκολληθοῦν καί είσδευται στό διάκενο πού ύπάρχει μεταξύ τους. "Ενας τρόπος ήλεκτροσυγκολλήσεως μέ τόξο είναι αύτός πού φάίνεται στό σχήμα 15.4δ. Τό ήλεκτρικό τόξο σχηματίζεται μεταξύ ένός ήλεκτροδίου καί τών πρός συγκόλληση κομματιών" τό ήλεκτρόδιο είναι από τό ίδιο μέταλλο μέ τά πρός συγκόλληση τεμάχια. Τό άπαιτούμενο γιά τή συγκόλληση βοηθητικό μέταλλο προέρχεται από τήν τήξη τών ήλεκτροδίων. Τό μεταλλικό ήλεκτρόδιο μπορεῖ νά έχει έπενδυση από **τακερά** (σκωριωτικές ή συλλιπαντικές ούσεις) γιά νά άποφεύγεται ή ζειδώση καί νά άπομακρύνονται τά ζειδία πού μπορεῖ νά σχηματίζονται. Σέ αλλες πάλι περιπτώσεις τό ήλεκτρόδιο είναι γυμνό καί ή συλλιπαντική ούσια ρίχνεται μέ τή μορφή σκόνης στό σημείο όπου σχηματίζεται τό τόξο. "Έτοι στήν περίπτωση αύτή, τό τόξο δημιουργείται κάτω από τό σχηματιζόμενο στρώμα σκόνης, χωρίς νά φάίνεται.

"Άλλο σύστημα ήλεκτροσυγκολλήσεως μέ τόξο είναι ή **τοξοστομηλεκτρική συγκόλληση**. Κατ' αύτήν, τό ήλεκτρικό τόξο σχηματίζεται μεταξύ δύο ήλεκτροδίων πού έχουν τοποθετηθεῖ λοξά πάνω από τή θέση πού πρόκειται νά συγκολληθεῖ: τά πρός συγκόλληση κομμάτια δέν διαρρέονται από ρεύμα, ένω μιά βοηθητική ράβδος παρέχει τό άναγκαίο γιά τή συγκόλληση μέταλλο.


Τά ήλεκτρόδια στήν περίπτωση αύτή, πού χρησιμεύουν μόνο γιά τό σχηματισμό τοῦ τόξου καί αποτελούνται από βιολφράμιο, είναι προσαρμοσμένα σέ άκροφύσια, μέ τά όποια διοχετεύεται στό τόξο ύδρογόνο (σχ. 15.4ε). Τό ύδρογόνο αύτό βρίσκεται, βέβαια, σέ μοριακή κατάσταση,  $H_2$ , άλλα στή θερμοκρασία τοῦ τόξου διασπάται σέ άτομική,  $H_2 = H + H$ , μέ ταυτόχρονη άπορρόφηση μεγάλου ποσού θερμότητας. Τό μέταλλο πού πρόκειται νά συγκολληθεῖ βρίσκεται σέ μικρότερη

Θερμοκρασία καὶ ἐνεργεῖ καταλυτικά στό ύδρογόνος αύτό συντίθεται πάλι σέ μοριακό, ἀποδίδοντας τή θερμότητα πού είχε ἀπορροφήσει καὶ ἀνυψώνοντας ἔτοι πολύ τή θερμοκρασία. Ἐπί πλέον τό ύδρογόνο σχηματίζει προστατευτικό περιβλημα γιά τό τόξο καὶ τό μέταλλο καὶ ἔτοι ἀποφεύγεται ἡ ὁξείδωση καὶ ἡ ἔνωση τοῦ μετάλλου μέ τό ἄζωτο.

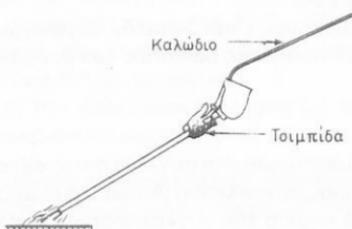

Σχ. 15.4δ.

Ήλεκτροσυγκόλληση μέ τόξο.

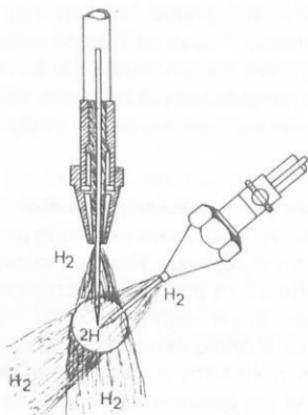

Σχ. 15.4ε.

Τοξοατομηλεκτρική συγκόλληση.

Κατά μία νεώτερη μέθοδο συγκολλήσεως, ἀντί γιά ύδρογόνο χρησιμοποιεῖται ἥλιο ἢ ἀργό, δηλαδή ἀδρανή ἀέρια, γιά τήν ἀποτελεσματική προστασία τοῦ μετάλλου ἀπό τήν ὁξείδωση. Στήν περίπτωση αύτή χρησιμοποιεῖται ἔνα μόνο ἡλεκτρόδιο ἀπό τό τόξο μέταλλο μέ τά πρός συγκόλληση τεμάχια. Τό ἡλεκτρόδιο αύτό τήκεται καὶ παρέχει τό ἀπαιτούμενο πρόσθετο μέταλλο (σχ. 15.4στ.). Ἡ μέθοδος αύτή καλεῖται καὶ συγκόλληση MIG, ἀπό τά ἀρχικά τῶν ἀγγειοκόπων λέξεων Metal-Inert-Gas (μέταλλο-ἀδρανές-ἀέριο). Παρόμοια μέθοδος είναι καὶ ἐκείνη, κατά τήν ὁποία χρησιμοποιεῖται ἡλεκτρόδιο ἀπό βολφράμιο μόνο γιά τό σχηματισμό τοῦ τόξου. Κατ' αὐτήν, τό ἀναγκαῖο γιά τή συγκόλληση μέταλλο παρέχεται ἀπό βοηθητική ράβδο (σχ. 15.4ζ). Ἡ τελευταία αύτή μέθοδος καλεῖται συγκόλληση TIG, ἀπό τίς λέξεις Tungsten-Inert-Gas (Βολφράμιο-ἀδρανές-ἀέριο).

Ἡ τοξοατομηλεκτρική συγκόλληση καθώς καὶ οι συγκολλήσεις MIG καὶ TIG χρησιμοποιοῦνται κυρίως γιά τά μή σιδηροῦχα μέταλλα (ἀλουμίνιο, μαγγάνιο, χαλκό καὶ τά κράματά τους).

### 3. "Αλλες μέθοδοι ήλεκτροσυγκολλήσεως.

Ἐκτός ἀπό τήν ἡλεκτροσυγκόλληση μέ ἀντίσταση καὶ μέ τόξο, ἀναπτύχθηκαν κατά τά τελευταῖα χρόνια καὶ ἄλλα εἰδὸν ἡλεκτροσυγκολλήσεως, ὅπως είναι ἡ συγκόλληση σωλήνων μέ ύψηλή συχνότητα, ἡ συγκόλληση μέ ύπερήχους, ἡ συγκόλληση μέ ἐκτόξευση σπινθήρα καὶ ἡ συγκόλληση μέ δέσμη ἡλεκτρονίων ἡ μέ ἀκτίνες λέηζερ.


Στήν περίπτωση τής συγκολλήσεως σωλήνων μέ ύψηλή συχνότητα, οἱ σωλήνες

καθώς σχηματίζονται συγκολλούνται, δημιουργείται έλασματος που θερμάνει τη γενέτειρα. Η συγκόλληση πραγματοποιείται, όταν οι άκμές του έλασματος έλθουν σε έπαφή, γιατί τότε ρεύμα ύψηλής συχνότητας, που συγκεντρώνεται στη γωνία που σχηματίζουν οι άκμές καθώς κλείνουν, τίς έχει θερμάνει έπαρκως.


Τότε ρεύμα ύψηλής συχνότητας κυκλοφορεῖ στό σχηματιζόμενο σωλήνα είτε παρεχόμενο σ' αυτό μέχρι τη σύνδεση, μέχρι έπαφές πού θερμοπλαστικών ύλικών. Στήν περίπτωση αυτή, ή ηλεκτρική ένέργεια μετατρέπεται σε μηχανική (κραδασμοί) και στή συνέχεια σε θερμική.

Στή συγκόλληση μέχρι δέσμη ηλεκτρονίων μετατρέπεται ή κινητική ένέργεια των ηλεκτρονίων σε θερμότητα μέσα σε κενό. Για τή συγκόλληση ηλεκτρονικών μικροεξαρτημάτων χρησιμοποιούνται μέχρι τη σύνδεση οι άκτινες λέζερ, μέχρι τίς οποίες έπιπτυχάνεται πολύ μεγάλη σημειακή συγκέντρωση ένέργειας.

**'Ακτίνες λέζερ** καλούνται λεπτότατες δέσμες μονοχρωματικού φωτός, που έχουν πολύ μεγάλη ένταση.

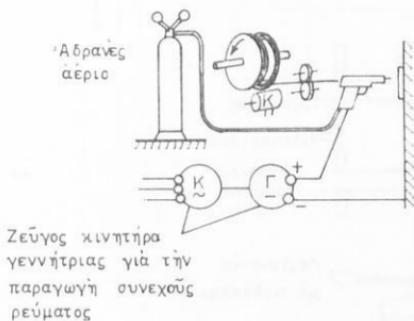

Σχ. 15.4στ.  
Συγκόλληση MIG.

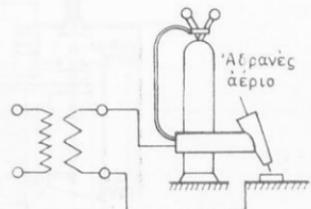

Σχ. 15.4ζ.  
Συγκόλληση TIG.


Τέλος, στή συγκόλληση μέχρι έκτοξευση σπινθήρα, ένα ηλεκτρόδιο πλησιάζει και άπομακρύνεται άπο τό μέταλλο, έπάνω στό όποιο θέλομε νά κολλήσουμε ένα άλλο μεταλλικό στρώμα (π.χ. καρβίδιο του βολφραμίου). Κάθε φορά που τό ηλεκτρόδιο πλησιάζει στό μέταλλο βάσεως, γίνεται έκφρτιση πυκνωτή κατά τήν όποια παράγεται ηλεκτρικός σπινθήρας μέ τό σπινθήρα αύτόν ένα σωματίδιο άπο τό ηλεκτρόδιο τήκεται κάτω άπο πολύ μεγάλη θερμοκρασία και προσκολλάται στό μέταλλο βάσεως, μέ τό όποιο άποτελεῖ ένα σῶμα.

#### 4. Έξοπλισμός ηλεκτροσυγκολλήσεων.



Η ηλεκτροσυγκόλληση μέχρι άντισταση πραγματοποιείται σε ειδικές μηχανές ηλεκτροσυγκολλήσεως, στίς οποίες μπορούμε νά ρυθμίσουμε τήν ένταση τού ρεύματος συγκολλήσεως, τή διάρκεια συγκολλήσεως και τήν πίεση που έχασκείται άπο τά ηλεκτρόδια, άνάλογα μέ τό είδος και τό πάχος τών πρός συγκόλληση κομματιών (σχ. 15.4θ).

Στήν ηλεκτροσυγκόλληση μέ τόξο και άνάλογα μέ τό είδος τοῦ ρεύματος πού χρησιμοποιείται άπαιτοῦνται:

α) Ζεύγη κινητήρα - γεννήτριας (παραγρ. 14.2), εἴτε άνορθωτές (παράγρ. 14.3), σε συνδυασμό μέ μετασχηματιστές, γιά τή μετατροπή τοῦ ρεύματος τοῦ δικτύου, έφόσον ή συγκόλληση πραγματοποιείται μέ συνεχές ρεύμα.

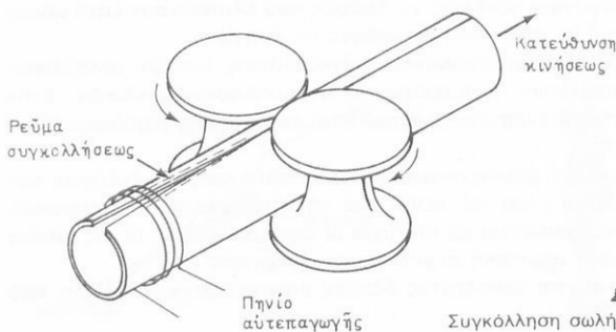


**Σχ. 15.4η.**  
Συγκόλληση σωλήνων μέ ύψηλή συχνότητα.

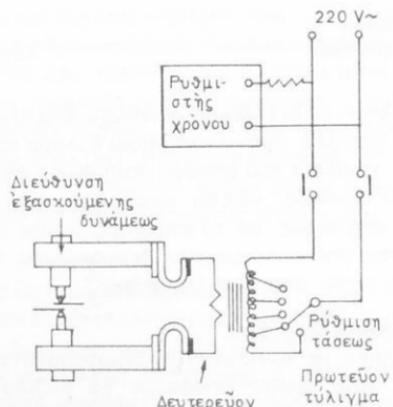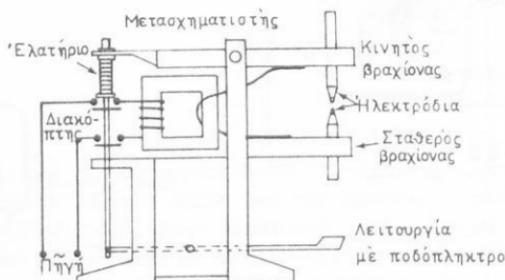

**Σχ. 15.4θ.**  
Μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησεως μέ άντισταση.

β) Μονοφασικοί μετασχηματιστές, γιά τόν ύποβιβασμό της τάσεως του δικτύου σε 70 V το πολύ (συνήθως 30 ώς 40 V) γιά λόγους άσφαλειας (παράγρ. 17.4), έφόσον ή συγκόλληση πραγματοποιείται με έναλλασσόμενο ρεύμα. Στήν τελευταία αύτή περίπτωση συνδέονται στό κύκλωμα και πυκνωτές γιά τη βελτίωση (άνυψωση) του συντελεστή ισχύος συνφ. Τό ρεύμα συγκολλήσεως, πού συνήθως ποικίλλει, άναλογα με τή μέθοδο συγκολλήσεως πού χρησιμοποιείται, από 15 A ώς 1500 A, μπορεί νά ρυθμίζεται είτε συνεχώς μέ μεταβολή της μαγνητικής ροής, είτε κατά βήματα μέ άλλαγή τῶν λήψεων σε μετασχηματιστή μέ πολλές λήψεις (σχ. 15.4i).

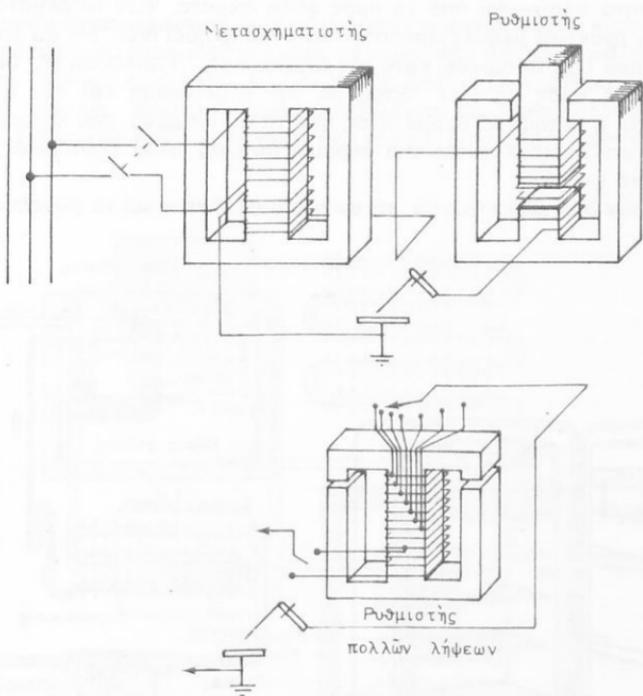

Σχ. 15.4i.

Ρύθμιση του ρεύματος στίς ήλεκτροσυγκολλήσεις μέ τόξο.


## 15.5 Ήλεκτρική ψύξη.

Μέ τή βοήθεια του ήλεκτρισμού, έκτος άπό τή θερμότητα είναι δυνατόν νά παραχθεί και ψύξη. Η **ήλεκτρική ψύξη** έφαρμόζεται στά ήλεκτρικά ψυγεία, τούς ψυκτικούς θαλάμους κλπ. Μέ τά ήλεκτρικά ψυγεία διατηροῦνται τά τρόφιμα σέ χαμηλή θερμοκρασία ( $2^{\circ}\text{C}$  ώς  $12^{\circ}\text{C}$  περίπου) σέ ειδικό χώρο τῶν ψυγείων αύτῶν ή θερμοκρασία μπορεί νά κατέβει μέχρι  $-18^{\circ}\text{C}$  ή καί σέ άκομα χαμηλότερα έπιπεδα. Στό χώρο αύτόν, πού καλείται χώρος ή διαμέρισμα **καταψύξεως**, διατηροῦνται γιά μεγάλο διάστημα τά τρόφιμα πού είναι ήδη κατεψυγμένα χωρίς καμιά άλλοιωση.

Στούς ψυκτικούς θαλάμους δημιουργείται ψύξη διαφόρων βαθμῶν για διάφορους βιομηχανικούς ή πειραματικούς σκοπούς, όπως είναι ή κατάψυξη των τροφίμων, ή δημιουργία κλιματιστικών συνθηκών για τή διεξαγωγή δοκιμῶν κλπ.

Γιά να δημιουργηθεί ψύξη άπαιτείται νά αφαιρεθεί θερμότητα από τὸν πρός ψύξη χώρο καὶ ἀπό τὰ σώματα ποὺ βρίσκονται μέσα σ' αὐτὸν. Γιά τὸ σκοπό αὐτό χρησιμοποιεῖται κατάλληλο ψυκτικό ρευστό, ὅπως εἶναι ή ἀμμωνία ( $\text{NH}_3$ ), τὸ διοξείδιο τοῦ θείου ( $\text{SO}_2$ ) ἢ οἱ φθοριωμένοι ύδρογονάνθρακες (π.χ.  $\text{CF}_2\text{Cl}_2$ ) μὲ τὰ ἐμπορικά ὄνόματα Φρέον ἢ Φριγκέν, τὰ ὅποια ὅταν βρεθοῦν στὴν κατάλληλη πίεση, ἔξατμιζονται στὴ θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος. Ἡ ἀπαιτούμενη γιὰ τὴν ἀτμοποίηση θερμότητα ἀφαιρεῖται ἀπό τὰ πρὸς ψύξη σώματα. Ἐάν τὸ ρευστό πού ἔχει ἀτμοποιηθεῖ (**ψυκτικό μέσο**) συμπιεστεῖ, θά ύγροποιηθεὶ πάλι, καὶ θά ἀποδώσει τὴ θερμότητα πού είχε ἀφαιρεθεῖ κατά τὴν ἀτμοποίηση. Ἡ ἀπόδοση τῆς θερμότητας γίνεται φυσικά πρὸς τὰ ἔξω. Ἔτοι, μὲ τὴν ἀτμοποίηση καὶ τὴν ύγροποίηση ἐπιτυγχάνεται ἡ μεταφορά θερμότητας ἀπό τὰ ἀντικείμενα, πού βρίσκονται μέσα στὸ ψυγεῖο καὶ περιβάλλονται ἀπό θερμική μόνωση, στὸν ἔξωτερικό χώρο, πού περιβάλλει τὸ ψυγεῖο.

‘Υπάρχουν δύο ειδῶν ψυγεία: τά ψυγεία συμπιέσεως και τά ψυγεία ἀπορροφήσεως.

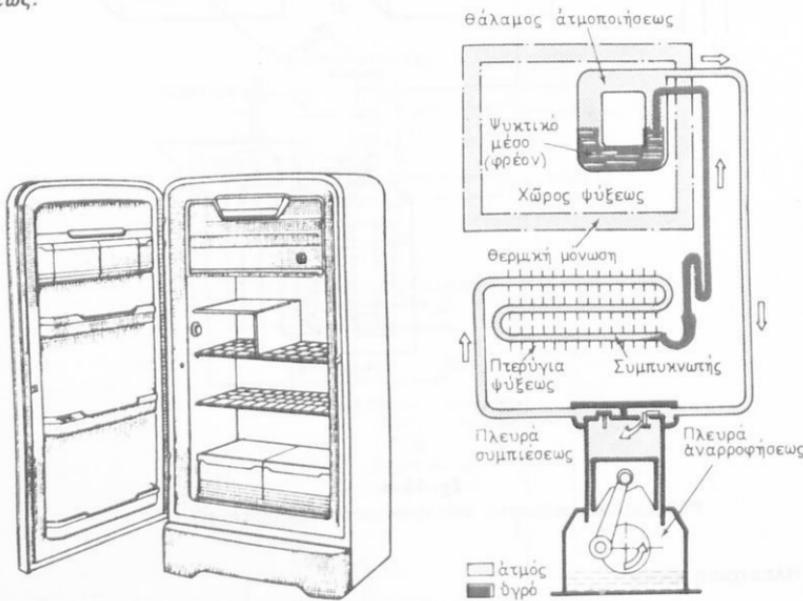

Σχ. 15.5α.


Στά ψυγεία συμπιέσεως η συμπίεση πραγματοποιείται από συμπιεστή, που κινείται μέχελεκτροκινητήρα (σχ. 15.5a). Ο συμπιεστής άναρροφά τόψυκτικό μέσο από τόθάλαμο άτμοποιήσεως, δημοσ. δείχνει τό σχήμα 15.5a, και τό συμπιέζει σε ένα όφιοιειδή σωλήνα (σερπαντίνα) μέχρι τό θάλαμο καταψύξεως. Μέ την άναρροφήση έλαττώνεται ή πίεση στό θάλαμο άτμοποιήσεως, τόψυκτικό μέσο άτμοποιείται και

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

άφαιρεί θερμότητα άπο τά πρός ψύξη σώματα. Ταυτόχρονα όσυμπιεστής συμπιέζει τόν άτμο τού ψυκτικού μέσου, πού μετατρέπεται πάλι σε ύγρο (συμπύκνωση), και άποδίδει στό περιβάλλον τή θερμότητα πού έχει άφαιρεθεί άπο τό χώρο ψύξεως μέ τή βοήθεια πτερυγίων. Τέλος, τό ύγρο πλέον ψυκτικό μέσο όδηγείται μέ ένα τριχοειδή σωλήνα πρός τό θάλαμο άτμοποιήσεως. Ό τριχοειδής σωλήνας παρεμποδίζει τήν έξισωση πιέσεων συμπυκνωτή και θαλάμου άτμοποιήσεως.

Η θερμοκρασία τού ψυγείου διατηρείται σταθερή στήν τιμή πού έχει έπιλεγει μέ τή βοήθεια ένός θερμοστάτη, ό όποιος άνοιγει και κλείνει κατάλληλα τό κύκλωμα τροφοδοτήσεως τού ήλεκτροκινητήρα και έπιδρα έτσι στή διάρκεια λειτουργίας τού κινητήρα τού ψυγείου.

Στά **ψυγεία άπορροφήσεως**, ώς ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται κυρίως άμμωνια. Η άμμωνια διαλύεται (άπορροφηται) μέσα σέ νερό στόν **άπορροφητή** (σχ. 15.5β) και άπο έκει τό διάλυμα εισέρχεται σέ θάλαμο, ό όποιος θερμαίνεται μέ ήλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο. Έκει ή άμμωνια άποβάλλεται σέ άερια κατάσταση άπο τό διάλυμα και εισέρχεται στό συμπυκνωτή, ένω τό νερό έπιστρέφει στόν άπορροφητή.

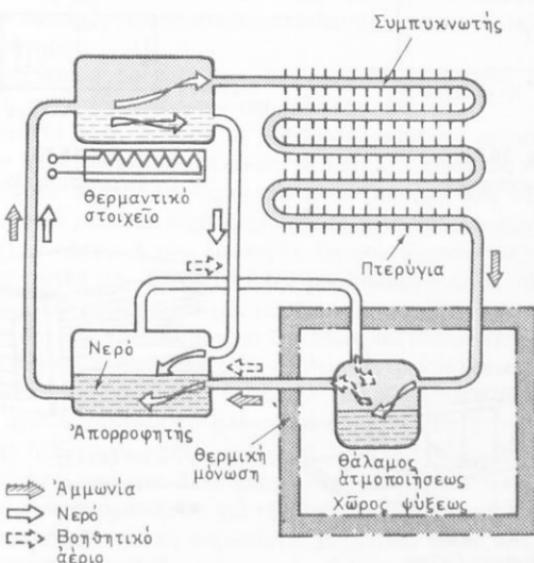


Σχ. 15.5β.  
Ψυγείο άπορροφήσεως.


Στό συμπυκνωτή ή άμμωνια συμπυκνώνεται, ένω άποβάλλει θερμότητα πρός τό περιβάλλον και έπιστρέφει σέ ύγρη κατάσταση στό θάλαμο άτμοποιήσεως μέσα στό ψυγείο· έκει άφαιρεί θερμότητα άπο τά πρός ψύξη σώματα και άτμοποιείται βοηθούμενη και άπο ένα βοηθητικό άέριο (π.χ. ύδρογόνο), πού κυκλοφορεί, δημος δείχνει τό σχήμα 15.5β. Ό άτμος τής άμμωνιας όδηγείται κατόπιν στόν άπορροφητή μέ τή βοήθεια τού κενού πού σχηματίζεται κατά τή διάλυση (άπορρόφηση) τού άτμου αύτού μέσα στό νερό.

Τά ψυγεία ἀπορροφήσεως ἔχουν μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας ἀπό τά ψυγεία συμπιεσεώς και γι' αὐτό δέν χρησιμοποιούνται, παρόλο ὅτι είναι άθόρυβα, ἀφοῦ δέν περιλαμβάνουν κινούμενα μέρη.


Κατά τή δημιουργία ψύξεως μέ τή βοήθεια ψυκτικού μέσου, ὁ ηλεκτρισμός χρησιμοποιεῖται ἐμμεσα. Τελευταῖα ὅμως γίνονται προσπάθειες γιά ἀμεση χρησιμοποίηση τοῦ ηλεκτρισμοῦ στήν ψύξη. "Οπως είναι γνωστό, ἄν δύο ἀγωγοὶ ἀπό διαφορετικά μέταλλα (π.χ. χαλκός και κονσταντάνη) συνδέθουν, ὅπως δείχνει τό σχῆμα 15.5γ, και τό ἔνα ἄκρο τής συνδέσεως θερμανθεῖ, τότε μεταφέρονται ἡλεκτρόνια ἀπό τό ἔνα μέταλλο στό ἄλλο, μέ συνέπεια νά ἀναπτυχθεῖ ηλεκτρεγερτική δύναμη. Μ' αὐτόν τόν τρόπο δημιουργεῖται μιά πηγή συνεχοῦς ρεύματος, πού καλείται **Θερμοστοιχείο ή Θερμολεκτρικό ζεύγος**. "Αν, ἀντίθετα, ἀντί νά θερμάνομε τό ἔνα ἄκρο τής συνδέσεως, προκαλέσομε κυκλοφορία συνεχοῦς ηλεκτρικοῦ ρεύματος μέ τή βοήθεια τοῦ θερμοστοιχείου, τότε ἀναπτύσσεται διαφορά θερμοκρασίας στά δύο ἄκρα τής συνδέσεως (σχ. 15.5δ).

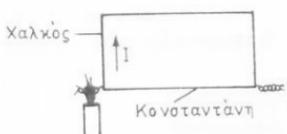


Σχ. 15.5γ.  
Θερμοστοιχεία.

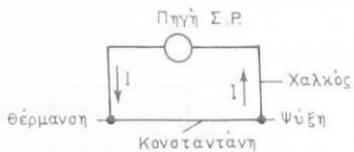

Σχ. 15.5δ.  
Θερμοστοιχεία.

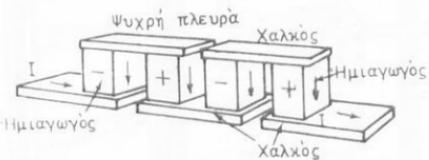

Σχ. 15.5ε.  
Στοιχεία Πελτιέ.

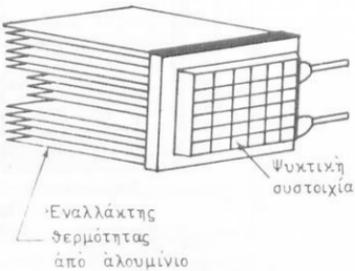

Σχ. 15.5στ.  
Ψυκτική συστοιχία Πελτιέ.

"Ανάλογα μέ τή διεύθυνση τοῦ ρεύματος, στό ἔνα ἄκρο τής συνδέσεως ἔχομε ἀνύψωση τῆς θερμοκρασίας και στό ἄλλο πτώση. Τό φαινόμενο αὐτό μελετήθηκε ἀπό τόν Γάλλο Πελτιέ (Peltier) και φέρει τό ὄνομά του. Μέ τή χρησιμοποίηση ημιαγωγῶν, π.χ. βισμούθιου και τελλοουρίου, κατασκευάζονται τά ὄνομαζόμενα **στοιχεία Πελτιέ**, πού μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν σέ ἐγκαταστάσεις ψύξεως και κλιματισμοῦ. Τά στοιχεία αύτά συνδέονται σέ σειρά και σχηματίζουν **ψυκτική συστοιχία**, ἀπό τή μιά πλευρά τής όποιας βρίσκονται οι θερμές συνδέσεις και ἀπό τήν ἄλλη οι ψυχρές (σχ. 15.5ε). "Ετσι, ἀπό τή θερμή πλευρά ἀποδίδεται πρός τά ἔξω θερμότητα μέ τή βοήθεια ἐνός ἐναλλάκτη θερμότητας ἀπό ἀλουμίνιο, ἐνώ ἀπό τήν ψυχρή πλευρά ἀπορροφᾶται θερμότητα μέ συνέπεια τήν ψύξη τοῦ χώρου μέσα στόν

όποιο βρίσκεται ή πλευρά αύτή. Έάν άντιστρέψουμε τή φορά τοῦ ρεύματος, ή ψυχρή πλευρά γίνεται θερμή και άποδίδει θερμότητα. Μέ τόν τρόπο αύτόν ή συστοιχία Πελτίε είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθεί τόσο γιά τήν ψύξη όσο και γιά τή θέρμανση, δηλαδή είναι κατάλληλη γιά έγκαταστάσεις κλιματισμού.

Τά στοιχεία Πελτίε τοποθετούνται μέσα σέ έποξειδική ρητίνη και συνδεόμενα σχηματίζουν τή συστοιχία (σχ. 15.5στ.). Στίς συστοιχίες αύτές ή θερμοκρασία, είτε κατά τήν ψύξη είτε κατά τή θέρμανση, ρυθμίζεται εύκολα μέ τή ρύθμιση τοῦ ρεύματος λειτουργίας.

## 15.6 Ήλεκτρομηχανικές και ήλεκτρονικές έφαρμογές.

### 1. Ήλεκτρομηχανικές έφαρμογές.

Έκτός από τίς θερμικές έφαρμογές τοῦ ήλεκτρισμοῦ, πού έξετάσαμε στίς προηγούμενες παραγράφους, έχομε και τίς μηχανικές έφαρμογές του, κατά τίς όποιες ο ήλεκτρισμός χρησιμοποιείται γιά τήν πρόκληση κινήσεως. Ήλεκτρομηχανικές είναι π.χ. οι έφαρμογές στίς όποιες περιλαμβάνεται πάντοτε ένας ή περισσότεροι ήλεκτροκινητήρες.

Ήλεκτρομηχανικές έφαρμογές συναντούμε σέ μεγάλη κλίμακα τόσο στή βιομηχανία όσο και στίς έμπορικές και οίκιακές χρήσεις.

Στή βιομηχανία όλες σχεδόν οι χρησιμοποιούμενες μηχανές και συσκευές περιλαμβάνουν ήλεκτροκίνηση (Πίνακας 13.5.1). Στίς οίκιακές και έμπορικές χρήσεις έξαλλου έχομε σειρά όλοκληρη από ήλεκτρομηχανικές έφαρμογές, ή όποια αύξανόμενη διαρκώς μέ τή συνεχή έμφάνιση νέων συσκευῶν συντελεῖ στήν ταχεία, άκοπη και τέλεια διεξαγωγή τῶν έργασιών. Περιοριζόμαστε στήν άπαριθμηση τῶν κυριότερων από αύτές (σχ. 15.6): Τά **ήλεκτρικά πλυντήρια**, μέ τά όποια πραγματοποιείται ή πλύση τῶν ρούχων και τῶν μαγειρικῶν σκευῶν· ο **άναρροφητής σκόνης** (ήλεκτρική σκούπα), γιά τόν καθαρισμό δαπέδων και ἄλλων έπιφανειῶν· ο ήλεκτρικός **στιλβωτής δαπέδων** (παρκετέζα), γιά τήν έπιστρωση τοῦ κεριοῦ, τή στιλβωση και τή συντήρηση τῶν ξύλινων δαπέδων· τό **ήλεκτρικό στεγνωτήριο**, γιά τό στέγνωμα τῶν υγρῶν ρούχων· τό **ήλεκτρικό σιδερωτήριο**, στό όποιο ένα τύμπανο, πού κινείται από ήλεκτροκινητήρα, πιέζει τό άντικείμενο πού πρόκειται νά σιδερώσει (π.χ. ένδυμα) έπάνω σέ ένα ἄλλο θερμαινόμενο τύμπανο ή σέ μιά θερμαινόμενη πλάκα· ο **ήλεκτρικός άναμικτήρας**, γιά τήν άναμιξη φρούτων ή τροφῶν· ο **άνεμιστήρας** και ο **έξαεριστήρας** γιά τή δημιουργία ρευμάτων ἀέρα κ.ἄ.

Πολλές από τίς συσκευές μέ κινητήρα είναι μικτές, γιατί έκτός από τόν ήλεκτροκινητήρα περιλαμβάνουν και θερμαντικά στοιχεία γιά τήν παραγωγή θερμότητας, όποτε ο ήλεκτρισμός χρησιμοποιείται σ' αύτές τόσο γιά τήν κίνηση όσο και γιά τή θέρμανση. Στό σχήμα 15.6 φαίνονται όρισμένες από τίς συσκευές μέ κινητήρα οίκιακής χρήσεως.

Τέλος στίς ήλεκτρομηχανικές έφαρμογές περ..αμβάνεται και η **ήλεκτρική έλεξη** (ήλεκτρικοί σιδηρόδρομοι ή τροχιόδρομοι, ήλεκτρικά αύτοκίνητα ή όχήματα γενικώς).

### 2. Ήλεκτρονικές έφαρμογές.


Ήλεκτρονική είναι ή έπιστήμη, ή όποια άναφέρεται στή διόδο τοῦ ήλεκτρισμοῦ μέσα από τά άερια, τό κενό ή τούς ήμιαγωγούς.

Οι ήλεκτρονικές συσκευές έφαρμόζονται τόσο στούς τομεῖς τής **ραδιοφωνίας**, τῆς **τηλεοράσεως** και γενικά τής άσύρματης **τηλεπικοινωνίας**, όσο και στούς τομεῖς τού **έλεγχου** και τής **ρυθμίσεως**, πού κατέστησαν δυνατό τόν αύτοματισμό τής βιομηχανικής παραγωγής και τής **έπεξεργασίας** τῶν **πληροφοριών** (**ήλεκτρονικοί υπολογιστές**).

·Ηλεκτρικός άναμικτήρας  
(μίξερ)




·Ηλ. πλυντήριο

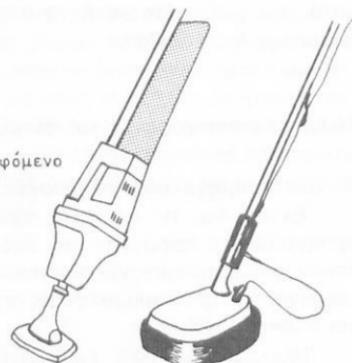

·Ηλ. σκούπα

·Ηλ. παρκετέζα

Κύλινδρος σιδερώματος

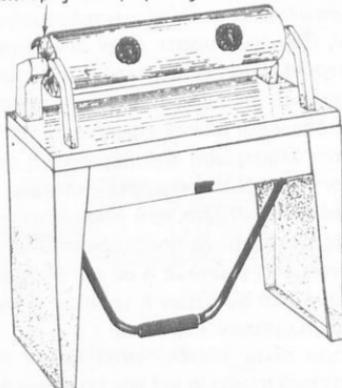

Ποδοκίνητο οίκιακό σιδερωτήριο



·Άνεμιστήρας

**Σχ. 15.6.**  
Ήλεκτρικές συσκευές μέ τινητήρα.

Οι ήλεκτρονικες συσκευές περιλαμβάνουν **ήλεκτρονικές λυχνίες**, δηλαδή σφραγισμένους γιάλινους σωλήνες, πού έχουν στό έσωτερικό τους ήλεκτρόδια (παράγρ. 14.3), στοιχεία μέ άλλεπάλληλα στρώματα ήμιαγωγῶν (π.χ. τρανζίστορς)

καθώς και ἄλλα ἡλεκτρικά στοιχεῖα (πυκνωτές, ώμικές και ἐπαγωγικές ἀντιστάσεις κλπ), τά οποία συνδέονται μεταξύ τους και ἀποτελοῦν ἔτσι τά **ἡλεκτρονικά κυκλώματα**.

Στά ἡλεκτρονικά κυκλώματα γίνεται χειρισμός ἀσθενῶν ρευμάτων (π.χ. **ἐνίσχυση**) γιά τήν ἐπίτευξη διαφόρων ἀποτελεσμάτων (ἀκουστικῶν, ὀπτικῶν, ρυθμίσεως μηές ἐπέμβαση σέ κυκλώματα ισχυρῶν ρευμάτων κλπ).

Στή βιομηχανία ὁ ἔλεγχος και ἡ ρύθμιση τῶν διαφόρων μηχανῶν κατορθώνεται μέ μεγάλη ἀκρίβεια και εὐελιξία χάρη στίς ἡλεκτρονικές διατάξεις. Τά ἡλεκτρονικά κυκλώματα ἐφαρμόζονται ἐπίσης στά ὅργανα ἡλεκτρικῶν μετρήσεων και στήν κατασκευή ἡλεκτρονικῶν ύπολογιστῶν.

## 15.7 Καταναλώσεις τῶν διαφόρων ἡλεκτρικῶν συσκευῶν.

Οι διάφορες ἡλεκτρικές συσκευές, ἀνάλογα μέ τόν προοριγμό τους, ἀπορροφοῦν διαφορετική σέ κάθε περίπτωση ισχύ και συνεπῶς καταναλώνουν ἀνάλογη ἡλεκτρική ἐνέργεια, πού ἔχαρτάται, ὅπως γνωρίζομε, ἀπό τή διάρκεια λειτουργίας τῆς συσκευῆς.

Στόν Πίνακα 15.7.1 δίνεται ἡ συνήθης ισχύς και διάφορα ἄλλα στοιχεῖα ὄρισμένων βασικῶν ἡλεκτρικῶν συσκευῶν.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 15.7.1.**

Είδος ἐφαρμογῆς	'Απορροφούμενη ισχύς (σέ kW ή kVA)	Παρατηρήσεις
Θερμοσίφωνας 5 ὥς 10 lt	0,50 ὥς 2	Πλύσιμο πιατικῶν, καθαρισμός σώματος*
» 15 lt	2 ὥς 4	Καταιόνηση (ντούς), πλύσιμο πιατικῶν
» 50 ὥς 60 lt	0,60 ὥς 6	Λουτρό σέ μικρό λουτήρα
» 80 ὥς 100 lt	1 ὥς 6	Λουτρό σέ κανονικό λουτήρα, τροφοδότηση πολλῶν λήψεων (λουτρό και μαγειρείο)
Μαγειρική ἑστία	0,80 ὥς 1,50	
Θερμοεμβαπτιστήρας	0,70 ὥς 1	
Βραστήρας νεροῦ 2 lt	0,80 ὥς 1	
Μαγειρείο	5 ὥς 9,80	
Σίδερο σιδερώματος	0,50 ὥς 1	

\* Γιά θερμοκρασία τοῦ νεροῦ πού παίρνομε 37°C και θερμοκρασία τοῦ κρύου νεροῦ 12°C περίπου. Μέ τίς προϋποθέσεις αύτές, ἀπαιτείται θερμό νερό 85°C σέ ποσότητα 80 lt γιά λουτρό σέ κανονικό λουτήρα, 60 lt γιά λουτρό σέ μικρό λουτήρα, 15 lt γιά καταιόνηση, 3 ὥς 7 lt γιά λούσιμο (μακριά μαλλιά), 2 ὥς 4 lt γιά λούσιμο (κοντά μαλλιά) και 1 ὥς 2 lt γιά πλύσιμο χεριών. 1 kWh ἔξαλλου, δίνει 10 lt ζεστό νερό 85°C ή 30 lt νερό 50°C περίπου.

Είδος έφαρμογής	'Απορροφούμενη ισχύς (σέ kW ή kVA)	Παρατηρήσεις
Σιδερωτήριο	1,20 ώς 3	
Πλυντήριο	2 ώς 4,70	Mέ ήλεκτρική θέρμανση
Στεγνωτήριο	2 ώς 3	Mέ θερμό άέρα
'Αναμικτήρες (μίξερ)	0,15 ώς 0,50	
Στεγνωτήρες χειριών	0,15 ώς 2	
Στεγνωτήρες μαλλιών	0,35 ώς 0,60	
Ψυγείο άπορροφήσεως	0,10 ώς 0,16	Xωρητικότητα: 40 ώς 80 lt
Ψυγείο συμπιέσεως	0,09 ώς 0,20	Xωρητικότητα: 100 ώς 200 lt
Συσκευή κλιματισμού	1,30 ώς 2,60	
'Αναρροφήτης σκόνης	0,20 ώς 0,60	
Στιλβωτής δαπέδων	0,25 ώς 0,60	
'Ανεμιστήρας	0,02 ώς 0,06	
Θερμαντικά σώματα	1,50 ώς 3	
Θερμάστρες	0,75 ώς 1,50	
'Αερόθερμα	1,50 ώς 3	
Συσκευές θερμάνσεως μέ άκτινοβολία	1 ώς 2	
Θερμάστρες άποθηκεύσεως	1 ώς 8	
Φούρνοι με τόξο γιά τή- ξη χάλυβα και χυτοσι- δήρου	700 ώς 45000	Γιά φορτίο 1 ώς 150 t. Τάσεις πρωτεύοντα 6 ώς 110 kV
Φούρνοι με έπαγωγή γιά τήξη χάλυβα (μέσης συχνότητας)	10 ώς 4000	Συχνότητες: 0,5 ώς 10 kHz Φορτίο: 1 ώς 10000 kg
Φούρνοι με έπαγωγή γιά τήξη χάλυβα (βιομη- χανικής συχνότητας)	100 ώς 5000	Συχνότητα: 50 Hz Φορτίο: 0,5 ώς 30 t
Φούρνοι με έπαγωγή γιά χαλκό και κράματα χαλκού (βιομηχανικής συχνότητας)	70 ώς 1800	Συχνότητα: 50 Hz Φορτίο: 0,25 ώς 15 t
Φούρνοι με έπαγωγή γιά άλουμινο (βιομηχανι- κής συχνότητας)	250 ώς 900	Συχνότητα: 50 Hz Φορτίο: 1 ώς 10 t
Φούρνοι με έπαγωγή γιά ψευδάργυρο (βιομηχα- νικής συχνότητας)	250 ώς 1000	Συχνότητα: 50 Hz Φορτίο: 12 ώς 100 t
Φούρνοι με άντισταση	ώς 1500	

### 15.8 Έρωτησεις.

1. Άπο τί έξαρτάται η άναπτυσσόμενη σέ εναν άγωγό θερμότητα, όταν άπο αύτον διέρχεται ήλεκτρικό ρεύμα;
2. Πώς μπορούμε νά υπολογίζομε τήν άναπτυσσόμενη ποσότητα θερμότητας σέ kcal, σέ άγωγό πού διαρρέεται άπό ρεύμα:

3. Τό φαινόμενο Τζούλ άξιοποιείται έπωφελώς ή συνεπάγεται άπωλειες ενέργειας;
4. Ποιά τά πλεονεκτήματα τής ήλεκτρικής θερμάνσεως;
5. Τί είναι τά θερμαντικά στοιχεία;
6. Πώς μεταδίδεται ή θερμότητα από τίς μαγειρικές έστιες στά μαγειρικά σκεύη πού τοποθετούνται σ' αύτές;
7. Άπο τί άποτελείται ο ήλεκτρικός θερμοσίφωνας;
8. Τί περιλαμβάνει τό ήλεκτρικό μαγειρείο;
9. Άναφέρετε μερικές ήλεκτρικές θερμικές συσκευές γιά οικιακές, άγροτικές, βιοτεχνικές και έμπορικές χρήσεις.
10. Ποιές συσκευές χρησιμοποιούνται γιά τήν ήλεκτρική θέρμανση τῶν χώρων, ποιές από αύτές είναι συναγωνίσμες οικονομικά μέ τά μή ήλεκτρικά είδη θερμάνσεως και πώς λειτουργούν;
11. Πόσα είδη ήλεκτρικῶν βιομηχανικῶν φούρνων έχομε;
12. Πώς έπιτυγχάνεται η ρύθμιση τῆς άναπτυσσόμενης θερμοκρασίας στούς φούρνους μέ αντίσταση;
13. Πόσα είδη φούρνων μέ έπαγωγή έχομε και από τί άποτελείται κάθε είδος;
14. Ποιά τά πλεονεκτήματα τῶν φούρνων μέ έπαγωγή;
15. Τί περιλαμβάνει μιά έγκατάσταση φούρνου ύψηλής συχνότητας μέ έπαγωγή;
16. Ποιά είδη ήλεκτρικής θερμάνσεως έχουν κοινό χαρακτηριστικό μέ τή θέρμανση μέ έπαγωγή και ποιό είναι τό χαρακτηριστικό αύτό;
17. Ποῦ χρησιμοποιείται η διηλεκτρική θέρμανση;
18. Άπο τί άποτελείται η έγκατάσταση φούρνου μέ τόξο;
19. Ποιά είδη ήλεκτροσυγκολλήσεως μέ αντίσταση διακρίνομε;
20. Κατά πόσους τρόπους είναι δυνατόν νά συγκολλήσομε δυό μεταλλικά τεμάχια μέ τό ήλεκτρικό τόξο;
21. Ποιά είδη συγκολλούνται μέ ύψηλή συχνότητα και πώς έπιτυγχάνεται αύτό;
22. Μέ ποιό είδος ήλεκτροσυγκολλήσεως είναι δυνατή η συγκόλληση θερμοπλαστικῶν ύλικῶν;
23. Ποῦ έφαρμόζεται η συγκόλληση μέ έκτόξευση σπινθήρα;
24. Ποιές ρυθμίσεις ύπάρχουν στίς μηχανές ήλεκτροσυγκολλήσεως μέ αντίσταση;
25. Ποιός ο άπαιτούμενος έξοπλισμός στίς ήλεκτροσυγκολλήσεις μέ τόξο;
26. Ποιό τό πλεονέκτημα και ποιό τό μειονέκτημα τῶν ψυγείων άπορροφήσεως;
27. Πώς χρησιμοποιείται ο ήλεκτρισμός άμεσως γιά τήν παραγωγή ψύξεως;
28. Πώς έπιτυγχάνεται σέ ψυγείο συμπιέσεως ή διατήρηση τής θερμοκρασίας σέ σταθερή τιμή;
29. Ποιό είδος ψύξεως θά ήταν δυνατόν νά χρησιμοποιηθεί μέ έπιτυχία στίς έγκαταστάσεις κλιματισμού;
30. Άναφέρετε ένδεικτικά όρισμένες ήλεκτρομηχανικές έφαρμογές.
31. Σέ ποιούς τομεῖς βρίσκουν έφαρμογή οι ήλεκτρονικές συσκευές και τί περιλαμβάνουν κυρίως;
32. "Έχει ύπολογιστεί ότι ένας χώρος χρειάζεται γιά νά θερμανθεί  $5.429 \text{ kcal/h}$ . Γιά τό σκοπό αύτό έχομε διαθέσιμες ήλεκτρικές θερμάστρες πού έχουν ή κάθε μία αντίσταση  $23 \Omega$ . Πόσες τέτοιες θερμάστρες θά συνδέομε στό δίκτυο τῶν  $220 \text{ V}$ ;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ


### ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ

#### 16.1 Χημικά άποτελέσματα τοῦ ήλεκτρισμοῦ.

”**Άγωγιμα σώματα** δέν είναι μόνο όρισμένα από τά στερεά σώματα, όπως είδαμε μέχρι τώρα, άλλά και άρκετά από τά ύγρα. ”Οταν, λοιπόν, ένα μέρος ήλεκτρικού κυκλώματος αποτελείται από άγωγιμο ύγρο, τό ρεῦμα κυκλοφορεῖ κανονικά καί διαμέσου τοῦ ύγρου αύτοῦ. ’Η διέλευση δύμας τοῦ ρεύματος από έναν ύγρο άγωγό συνοδεύεται συνήθως από χημικά φαινόμενα, τά όποια μελετᾶ ή **Ηλεκτροχημεία**. Τά χημικά άποτελέσματα τοῦ ήλεκτρισμοῦ άξιοποιούνται κατά διάφορους τρόπους, όπως περιγράφεται στίς παραγράφους πού άκολουθοῦν.

#### 16.2 Ήλεκτρολύτες, ήλεκτρόλυση.

”Αν από τό θετικό καὶ τόν άρνητικό πόλο μιᾶς πηγῆς συνεχοῦς ρεύματος ξεκινήσουν δύο άγωγοί (σύρματα), όπως φαίνεται στό σχήμα 16.2a, καὶ τά έλευθερα

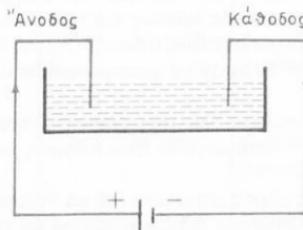

Σχ. 16.2a.  
Διοχέτευση ρεύματος σὲ ύγρο.

ακρα τους βυθισθοῦν σέ ἔνα δοχεῖο, πού περιέχει ύγρο, θά παρατηρηθεῖ ἔνα ἀπό τά άκόλουθα δύο φαινόμενα:


α) Τό ύγρο διακόπτει τό ήλεκτρικό κύκλωμα, συμπεριφερόμενο ώς μονωτικό υλικό. Τοῦτο συμβαίνει στήν περίπτωση κατά τήν όποια τό ύγρο είναι καθαρό νερό, πετρέλαιο, βενζίνη ἢ ἄλλα καθαρά ύγρα.

β) Τό ήλεκτρικό κύκλωμα κλείνει διαμέσου τοῦ ύγρου καί τό ρεῦμα κυκλοφορεῖ κανονικά, πράγμα πού συμβαίνει, ὅταν τό ύγρο είναι ύδραγρυρος, λειωμένο

μέταλλο, άραιο όξυ, τήγμα ή διάλυμα μεταλλικοῦ ἄλατος κλπ. Στήν περίπτωση αὐτή, τό ύγρο είναι καλός ἀγώγος τοῦ ήλεκτρισμοῦ. "Αν τό ἀγώγιμο ύγρο είναι ἀπλό σῶμα (ύδραργυρος, λειωμένο μέταλλο), τό ρεῦμα διέρχεται μέσα ἀπ' αὐτό, χωρίς νά προκαλεῖ σ' αὐτό χημική ἀλλοίωση." Αν, δημοσ., τό ἀγώγιμο ύγρο είναι λειωμένο ἄλας, όξυ, βάση η ἄλας διαλυμένο σέ νερό η σέ ὄρισμένα διαλυτικά, σπως είναι τό οινόπνευμα, ή ύγροποιημένη ἀμμωνία κ.ἄ., τότε η διέλευση τοῦ ρεύματος ἔχει ώς ἀποτέλεσμα τή χημική ἀποσύνθεση αὐτοῦ.

Τά ύγρα, πού ἀποσυντίθενται μέ τή διέλευση τοῦ ρεύματος, καλοῦνται **ἀγωγοὶ δεύτερου εἰδούς** (γιά νά διακρίνονται ἀπό τά λοιπά ἀγώγιμα σώματα, ύγρα η στερεά, πού καλοῦνται καί **ἀγωγοὶ πρώτου εἰδούς**) η **ήλεκτρολύτες** καί τό φαινόμενο τῆς ἀποσυνθέσεως καλεῖται **ήλεκτρόλυση**. Τά δύο ἀγώγιμα σύρματα, πού βυθίζονται μέσα στό ύγρο καλοῦνται **ήλεκτρόδια**. Τό ἔνα ἀπό τά ήλεκτρόδια, πού χρησιμεύει γιά τήν **εἰσοδο τοῦ ρεύματος** μέσα στό ύγρο καί συνδέεται μέ τό θετικό πόλο τῆς πηγῆς, καλεῖται ειδικότερα **ἄνοδος**. Τό ἄλλο ηλεκτρόδιο, πού χρησιμεύει γιά τήν **έξοδο τοῦ ρεύματος**, καλεῖται **κάθοδος**.

Μέ τή διέλευση τοῦ ρεύματος, τά μόρια τοῦ ήλεκτρολύτη διαχωρίζονται (ήλεκτρόλυση) σέ κινούμενα, ήλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια, πού καλοῦνται **Ιόντα**. "Ετσι, ἄν σέ μιά διάλυση χλωριούχου χαλκοῦ ( $CuCl_2$ ) βυθίσομε δύο ραβδόμορφα ηλεκτρόδια ἀπό ἄνθρακα, τά όποια συνδέονται μέ τούς πόλους μιᾶς πηγῆς συνεχοῦς ρεύματος (σχ. 16.2β), θά παρατηρήσομε ὅτι, ἐνῶ στήν **ἄνοδο** ἐκλύεται ἀέριο χλώριο, στήν κάθοδο ἀποτίθεται χαλκός· ἔτσι, ἀφοῦ περάσει λίγος χρόνος, η κάθοδος θά καλυφθεῖ ἀπό στρῶμα χαλκοῦ. Ἐπίσης, ἄν βυθίσομε δύο ηλεκτρόδια σέ-

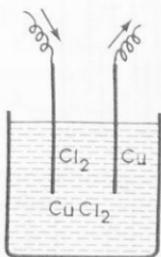

Σχ. 16.2β.  
Ήλεκτρόλυση.


ύδατική διάλυση ύδροχλωρικοῦ όξεος ( $HCl$ ), μέ τή δίοδο τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος προκαλεῖται ήλεκτρόλυση, κατά τήν όποια ιόντα ύδρογόνου ( $H$ ) καί χλωρίου ( $Cl$ ), ὀδεύουν πρός τήν κάθοδο καί τήν **ἄνοδο** ἀντιστοίχως. Κατά τήν ήλεκτρόλυση, λοιπόν, η όποια πραγματοποιεῖται **μόνο μέ συνεχές ρεῦμα**, σέ κάθε περίπτωση συμβαίνουν τά ἔχη:

α) Τά προϊόντα τής ἀποσυνθέσεως **ἀναφαίνονται μόνο ἐπάνω στήν ἐπιφάνεια τῶν ηλεκτροδίων** καί οὐδέποτε στήν μάζα τοῦ ήλεκτρολύτη.

β) Τό **μέταλλο** τοῦ ήλεκτρολύτη η τό **ύδρογόνο** ἀποτελοῦν τά **θετικά φορτισμένα** ιόντα, τά όποια γιά τό λόγο αὐτόν ἔλκονται ἀπό τήν κάθοδο καί καλοῦνται **κατιόντα**, ἐνῶ η **ρίζα** τοῦ όξεος, δηλαδή τό **όξυγόνο** η τό **μεταλλοειδές**, ἀποτελοῦν τά ἀρνητικώς φορτισμένα ιόντα, πού ἔλκονται ἀπό τήν **ἄνοδο** καί καλοῦνται

**άνιόντα.** (Τό μέταλλο ή τό ύδρογόνο κινεῖται **πρός τήν κατεύθυνση** τοῦ ρεύματος, ένω τό όξυγόνο κινεῖται **άντιθετα πρός τήν κατεύθυνση** τοῦ ρεύματος).

Τό θετικά φορτισμένο ιόν ύδρογόνου, όταν φθάνει στήν κάθοδο, όπου ύπάρχει περισσεια ήλεκτρονών, λαμβάνει τό ήλεκτρόνιο πού τοῦ λείπει, γίνεται ούδετερο αἴτομο ύδρογόνου καί άνερχεται μέ αέρια μορφή. Τά μεταλλικά ίόντα ούδετεροποιούνται έπισης στήν κάθοδο, ή όποια καί καλύπτεται από στρώμα τοῦ μετάλλου αύτοῦ. Σέ πολλές περιπτώσεις τά προϊόντα τής ήλεκτρολύσεως δέν είναι αύτά, πού θά περίμενε κανείς, σύμφωνα πρός όσα άναφέρθηκαν παραπάνω. Αύτό όφειλεται στίς δευτερεύουσες χημικές άντιδράσεις, οί όποιες γίνονται μεταξύ τῶν προϊόντων τής ήλεκτρολυτικής άποσυνθέσεως καί τοῦ ύλικοῦ τῶν ήλεκτροδίων, τοῦ διαλυτικοῦ ύγρου ή τοῦ ήλεκτρολύτη ή άκόμα μεταξύ τῶν ίδιων τῶν προϊόντων τής ήλεκτρολύσεως. "Ετσι, αν τά δύο ήλεκτρόδια είναι από σύρμα λευκοχρύσου καί ο ήλεκτρολύτης άποτελείται από λίγο θειικό όξυ (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) διαλυμένο σέ νερό, κατά τήν ήλεκτρολύση τό H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> χωρίζεται σέ H<sub>2</sub> καί SO<sub>4</sub> καί τό μέν H<sub>2</sub> συγκεντρώνεται στήν κάθοδο, ένω τό SO<sub>4</sub> φέρεται πρός τήν άνοδο. Τό SO<sub>4</sub> ομως άποσυντίθεται σέ SO<sub>3</sub>, πού ένώνεται μέ τό νερό γιά νά σχηματίσει πάλι H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, καί σέ O, πού έκλυεται στήν άνοδο. Μέ τόν τρόπο αύτόν άποσυντίθεται τελικά τό νερό στά συστατικά του, πού μποροῦν νά συλλεγοῦν μέ αέρια μορφή στά ήλεκτρόδια, οπως δείχνει τό σχήμα 16.2γ, όπου φαίνονται καί ἄλλα παραδείγματα από δευτερεύουσες άντιδράσεις.

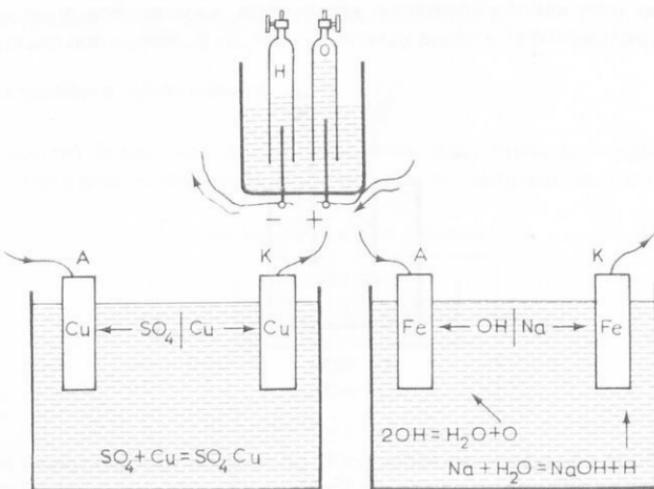

Σχ. 16.2γ.  
Ήλεκτρολύση νεροῦ.

'Αποσύνθεση τοῦ νεροῦ έπιτυγχάνεται καί σέ ἄλλες περιπτώσεις δευτερεύουσῶν άντιδράσεων, οπως π.χ. δταν γίνει ήλεκτρολύση νεροῦ, μέσα στό όποιο έχει προστεθεῖ NaOH. Τό NaOH ήλεκτρολύεται, ἀλλά άναγεννιέται μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά παρέχεται ή έντύπωση δτι γίνεται άποσύνθεση τοῦ νεροῦ σέ όξυγόνο καί ύδρογόνο.

‘Η ήλεκτρόλυση έχει πολυάριθμες έφαρμογές στη Μεταλλουργία και Χημεία γενικότερα, πού έξετάζονται στήν έπόμενη παράγραφο.

### 16.3 Έφαρμογές της ήλεκτρολύσεως.

Οι έφαρμογές της ήλεκτρολύσεως είναι σημαντικότατες και άπασχολούν όλοκληρες βιομηχανίες, οι οποίες σέ όρισμένες περιπτώσεις καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ήλεκτρικής ένέργειας (‘Ηλεκτροβόρες βιομηχανίες’). Οι ήλεκτροχημικές και ήλεκτρομεταλλουργικές βιομηχανίες καταναλώνουν ηλεκτρική ένέργεια, τόσο γιά τήν πραγματοποίηση της ήλεκτρολύσεως όσο και γιά τή θέρμανση (ήλεκτροθερμία) τῶν διαφόρων χημικῶν ένώσεων (π.χ. τήξη άλατων γιά ήλεκτρόλυση, χημικές άντιδράσεις μέ θέρμανση κλπ.). ‘Ετσι, έκτος από τά δοχεία ήλεκτρολύσεως, στήν ‘Ηλεκτρομεταλλουργία και ‘Ηλεκτροχημεία χρησιμοποιούνται και ήλεκτρικοί φούρνοι (π.χ. άναγωγικοί φούρνοι).

#### 1. Παραγωγή άερίων και χημικῶν ένώσεων.

Μέ τήν ήλεκτρόλυση διαφόρων ύδατικῶν διαλύσεων παρασκευάζονται διάφορα άερια, όπως είναι τό όξυγόνο, τό ύδρογόνο, τό χλώριο κλπ. και χημικές ένώσεις (ύποχλωριώδη, χλωρικά).

#### 2. Ήλεκτροχημικές όξειδώσεις.

Οι ήλεκτροχημικές όξειδώσεις έπιτυγχάνονται μέ τή βοήθεια τοῦ όξυγόνου, πού έκλιύεται στήν άνοδο μέ κατάλληλη ήλεκτρόλυση (άνοδικές όξειδώσεις). Τό πρός όξειδωση μέταλλο δηλαδή τοποθετεῖται ώς άνοδος μέσα σέ κατάλληλο ήλεκτρολύτη, ό οποίος, σταν ήλεκτρολυθεῖ, δίνει πρός τήν άνοδο όξυγόνο. Τό όξυγόνο καθώς έκλιύεται στήν άνοδο, προκαλεῖ τήν έπιθυμητή όξειδωση.

#### 3. Ήλεκτροχημικές άναγωγές.

Οι ήλεκτροχημικές άναγωγές πραγματοποιούνται μέ τήν έπιδραση τοῦ ύδρογόνου πού έκλιύεται κατά τήν ήλεκτρόλυση στήν κάθοδο. Μέ τήν έκλιογή ένός κατάλληλου ήλεκτρολύτη έχομε κατά τήν ήλεκτρόλυση έκλιση ύδρογόνου στήν κάθοδο, όπου γίνεται ή άναγωγή.

#### 4. Ήλεκτρολυτική έξαγωγή τῶν μετάλλων.

‘Αν, κατά τήν ήλεκτρόλυση, χρησιμοποιηθεῖ άνοδος από κράμα τοῦ πρός έξαγωγή μετάλλου και ώς ήλεκτρολύτης διάλυση άλατος από τό ίδιο μέταλλο, θά πάρομε στήν κάθοδο άπόθεμα καθαροῦ μετάλλου από τό άλας (π.χ. ἀν ο ήλεκτρολύτης είναι θειϊκός χαλκός, παίρνομε καθαρό χαλκό).

#### 5. Ήλεκτρολυτική κάθαρση τῶν μετάλλων.


Γιά τήν κάθαρση τῶν μετάλλων χρησιμοποιεῖται ώς άνοδος τό πρός κάθαρση μέταλλο και ώς ήλεκτρολύτης διάλυση άλατος από τό ίδιο μέταλλο. Κάθε φορά πού ήλεκτρολύεται διάλυση μεταλλικοῦ άλατος μέ άνοδο από τό ίδιο μέταλλο (σχ. 16.2γ), τό μέταλλο τοῦ ήλεκτρολύτη άποτίθεται στήν κάθοδο, ένω ή ρίζα προσβάλλει τήν άνοδο, τήν όποια διαλύει, μέ άποτέλεσμα ή πυκνότητα τής διαλύσεως νά παραμένει σταθερή. ‘Ετσι, τελικά, τό μέταλλο τής άνόδου μεταφέρεται στήν κάθοδο (ήλεκτρόλυση μέ διαλυτή άνοδο).

Μέ τή μέθοδο αυτή έπιτυγχάνεται π.χ. ο ήλεκτρολυτικός καθαρισμός του χαλκού.

### 6. Γαλβανοτεχνική.

Η γαλβανοτεχνική περιλαμβάνει τή γαλβανοστεγία και τή γαλβανοπλαστική.

Μέ τή γαλβανοστεγία πραγματοποιούνται διάφορες έπιμεταλλώσεις, κατά τίς οποίες, άντικείμενα από οξειδούμενα μέταλλα έπικαλύπτονται μέ στρώμα από άνοξείδωτο μέταλλο, όπως είναι το νικέλιο, ο φευδάργυρος, ο δρυγυρος, ο χρυσός, το χρώμιο κλπ., τό όποιο προσφύεται (κολλᾶ) ισχυρά στήν έπιφάνεια τού μεταλλικού άντικειμένου. Οι έπιμεταλλώσεις γίνονται μέ ηλεκτρόλυση, στήν οποία χρησιμοποιείται διαλυτή ανοδος από τό άνοξείδωτο μέταλλο (σχ. 16.3a)

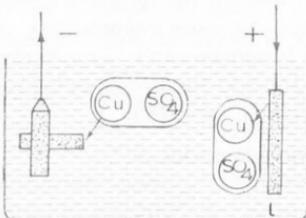

Σχ. 16.3a.

Έπιμεταλλώση.

Μέ τή γαλβανοπλαστική άναπαράγονται διάφορα άντικείμενα, π.χ. μετάλλινα νομίσματα, άγαλμάτια κλπ. ώς έξης:


Κατασκευάζεται κοίλη μήτρα τού άντικειμένου πού πρόκειται νά γίνει παραγωγή από εύπλαστο ύλικο (κερί, γύψος, γουσταρέρα κλπ.), ή όποια καλύπτεται από λεπτό στρώμα γραφίτη γιά νά γίνει άγωγιμη. Η μήτρα αυτή βυθίζεται ως κάθοδος μέσα σέ ηλεκτρολυτικό λουτρό, πού περιέχει διάλυση άλατος τού μετάλλου (συνήθως χαλκού), μέ τό όποιο είναι έπιθυμητή ή άναπαραγωγή. Κατά τήν ηλεκτρόλυση, ή μήτρα καλύπτεται από μεταλλικό στρώμα πού έχει πάχος άναλογο πρός τό χρόνο τής διόδου καί τήν ένταση τού ρεύματος· τό στρώμα αυτό κατόπιν άποσπάται από τή μήτρα καί έμφανίζει τό άναπαραγόμενο άντικείμενο. Μέ τή μέθοδο αυτή κατασκευάζονται καί οι μεταλλικές μήτρες γιά τήν κατασκευή τῶν δίσκων γραμμοφόνου. Γιά νά γίνει αυτό, άρχικά κατασκευάζεται μήτρα από χαλκό μέ τή γαλβανοπλαστική, ή όποια άποτελεί τή βάση γιά τήν κατασκευή τῶν τελικῶν μητρῶν συμπιέσεως, από τίς όποιες παράγονται οι δίσκοι.

### 7. Άνοδιωση ('Ελοξάλ).

Η άνοδιωση άποτελεῖ μέθοδο άνοδικής οξειδώσεως τού άλουμινίου, κατά τήν οποία άντικείμενα από άλουμινιο τοποθετούνται σέ ηλεκτρολυτικό λουτρό ώς ανοδοι μέ καθόδους πλάκες από μόλυβδο. Ο ήλεκτρολύτης, πού άποτελείται από θειικό οξύ ( $H_2SO_4$ ), ήλεκτρολύεται, όπως γνωρίζομε, καί στήν ανοδο έκλεύεται οξυγόνο. Τό οξυγόνο αυτό ένωνται μέ τό άλουμινιο καί σχηματίζει πολύ σκληρό στρώμα οξειδίου, τό όποιο είναι κακός άγωγός τού ήλεκτρισμού· είναι άνθεκτικό στίς χημικές έπιδράσεις καί μπορεί νά χρωματιστεί. "Ετσι τά άντικείμενα από άλουμινιο προστατεύονται άποτελεσματικά από τή διάβρωση.

### 8. Ήλεκτρόλυση λειωμένων άλάτων.

Γιά νά άποφεύγονται κατά τήν ήλεκτρόλυση οι δευτερεύουσες άντιδράσεις, πού προκαλούνται μέ τήν παρουσία νερού, πραγματοποιείται σέ όρισμένες περιπτώσεις ήλεκτρόλυση λειωμένων άλατων γιά νά έχαχθει τό μαγνήσιο, τό άλουμινιο, τό άσβεστο, τό νάτριο, τό καίσιο κ.α. "Ετσι, στήν περίπτωση τοῦ άλουμινίου, πού άποτελεῖ τή σημαντικότερη έφαρμογή τής μεθόδου αύτῆς, γίνεται ήλεκτρόλυση τής **άλουμινας** ( $Al_2O_3$ ), πού διαλύεται προηγούμενα σέ λουτρό άπό λειωμένο κρυστάλλιθο (σχ. 16.3β).

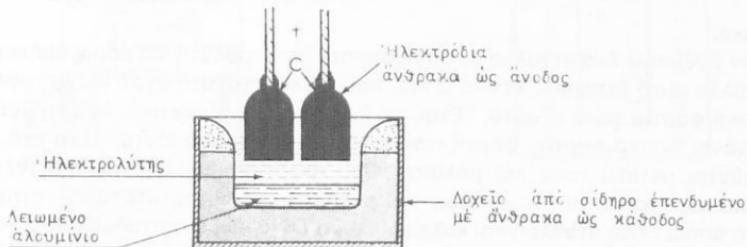


Σχ. 16.3β.

'Ηλεκτρόλυση τετηγμένων (λειωμένων) άλατων.

### 9. Ήλεκτρολυτικές διαβρώσεις.

Έκτός άπό τίς έφαρμογές τής ήλεκτρολύσεως, οι όποιες είναι, όπως είδαμε, χρησιμότατες, τό φαινόμενο τής ήλεκτρολύσεως έχει καί όρισμένες έπιζήμιες καί έπομένως άνεπιθύμητες συνέπειες. Πράγματι, στό έδαφος κυκλοφορούν φυσικά ήλεκτρικά ρεύματα μικρής έντασεως, καί μέ άγνωστη προέλευση, καθώς καί παράσιτα συνεχή ρεύματα, πού προέρχονται άπό ήλεκτροχημικές τάσεις (παράγρ. 16.4) ή άπό διαφυγές τῶν δικτύων ζλεξεως (π.χ. ήλεκτρικῶν τροχιοδρόμων). Γενικά,

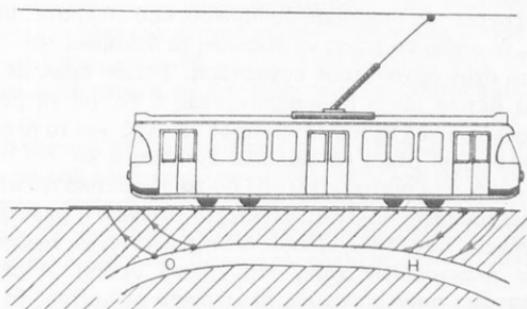

Σχ. 16.3γ.

'Ηλεκτρολυτική διάβρωση.

ήλεκτρικό ρεύμα κυκλοφορεῖ διαμέσου τής γῆς, όταν τα ηλεκτρικά δίκτυα χρησιμοποιοῦν τή γῆ ώς άγωγό έπιστροφής τοῦ ρεύματος ή έχουν σημεῖα έπαφής μέ αύτήν. "Αν, λοιπόν, κοντά στή σιδηροτροχιά ένός δικτύου ήλεκτρικής ζλεξεως, πού χρησιμεύει καί ώς άγωγός έπιστροφής, βρίσκεται μιά ύπόγεια μεταλλική κατασκευή (π.χ. μεταλλική σωλήνωση), τότε άπό τή σιδηροτροχιά διακλαδίζεται ένα παράσιτο ρεύμα πρός τή μεταλλική κατασκευή (σχ. 16.3γ). Τό ρεύμα αύτό διέρχεται άπό τό

έδαφος και άπό τμήμα της κατασκευής και ήλεκτρολύει τό νερό, πού περιέχεται μέσα στό έδαφος. Τό όξυγόνο, πού παράγεται, κατευθύνεται άντιθετα πρός τήν κατεύθυνση του ρεύματος (πρός τήν άνοδο) και προκαλεῖ διάβρωση στή μεταλλική κατασκευή στά σημεία, όπου τό ρεῦμα τήν έγκαταλείπει.

## 16.4 Ήλεκτρικά στοιχεία.

### 1. Γενικά.

"Αν βυθίσομε ἔνα μέταλλο σέ όποιοδήποτε ήλεκτρολύτη, θά παρατηρήσομε ὅτι τό μέταλλο αύτό ἐκπέμπει θετικά ίόντα, πού διαλύονται στό ύγρο και μεταφέρουν τό θετικό φορτίο τους σ' αὐτό. "Ετοι, τό ύγρο φορτίζεται θετικά, ἐνώ τό μέταλλο, ἀφοῦ χάνει θετικό φορτίο, φορτίζεται ἀρνητικά. Τά θετικά ίόντα, μέσα στό ύγρο, ἀπωθοῦνται μεταξύ τους και μάλιστα τόσο περισσότερο, ὅσο πολυπληθέστερα είναι. Μέ τόν τρόπο αύτόν, η τάση τοῦ μετάλλου νά ἐκτοξεύει τά ίόντα του στό ύγρο, η ὁποία είναι σταθερή και καλεῖται **πίεση ιονισμοῦ**, ἀντισταθμίζεται σιγά-σιγά ἀπό τίς αὔξανόμενες δυνάμεις ἀπώσεως, πού ἔχασκοῦνται μεταξύ τῶν ίόντων. "Ετοι, ὅταν οἱ ἀπωστικές δυνάμεις, πού ἀποτελοῦν τή λεγόμενη **πίεση ίοντων**, ἔξισθοῦν μέ τήν πίεση ιονισμοῦ, η ἐκτόξευση ίόντων τοῦ μετάλλου μέσα στό ύγρο θά σταματήσει.

Μέσα στό ἴδιο ύγρο η πίεση ιονισμοῦ είναι διαφορετική στά διάφορα μέταλλα. "Αν, λοιπόν, μέσα σέ ήλεκτρολύτη τοποθετηθοῦν δύο ήλεκτρόδια ἀπό διαφορετικά μέταλλα, π.χ. ἀπό χαλκό, Cu, και ψευδάργυρο, Zn, η διαφορά δυναμικοῦ μεταξύ Zn και ύγρου θά είναι μεγαλύτερη ἀπό τή διαφορά δυναμικοῦ μεταξύ Cu και ύγρου, γιατί ὁ Zn ἐκπέμπει πρός τό ύγρο περισσότερα θετικά ίόντα ἀπό τόν Cu. "Ετοι, μεταξύ Cu και Zn ἀνάπτυσσεται ἔξωτερικά διαφορά δυναμικοῦ και ο Zn βρίσκεται σέ χαμηλότερο δυναμικό. "Αν συνδέσομε ἔξωτερικά τά δύο ήλεκτρόδια μέ ἔνα σύρμα, τότε μέ τήν ἐπενέργεια τής διαφορᾶς δυναμικοῦ, πού ἐπικρατεῖ, θά κυκλοφορήσει ήλεκτρικό ρεῦμα, τό ὁποῖο θά τείνει νά ἔξισωσει τά δυναμικά τῶν δύο ήλεκτροδίων ἐπαναφέροντάς τα στήν ἀρχική τους κατάσταση. "Ἐπειδή δύμας μέ τήν κυκλοφορία τοῦ ρεύματος τά θετικά ίόντα ἀπομακρύνονται, ο Zn, μέ τή μεγαλύτερη πίεση ιονισμοῦ, θά ἐκτοξεύσει νέα θετικά ίόντα πρός τό ύγρο, και τό ήλεκτρικό ρεῦμα θά συνεχίσει νά κυκλοφορεῖ μέχρι νά διαλυθεῖ ἐντελῶς ο Zn.


Τό σύστημα αύτό, πού ἀποτελεῖται ἀπό δύο διαφορετικά ήλεκτρόδια (σχ. 16.4a) βυθισμένα σέ ήλεκτρολύτη, καλεῖται **ήλεκτρικό στοιχείο η ήλεκτροχημικό ζεῦγος**. Τό ήλεκτρικό στοιχείο, πού, ὅπως εἰδαμε, διατηρεῖ συνεχῶς τή διαφορά δυναμικοῦ μεταξύ τῶν δύο ήλεκτροδίων χάρη στή χημική δράση μεταξύ μετάλλου και ήλεκτρολύτη, ἀποτελεῖ **πηγή** συνεχοῦς ήλεκτρικοῦ ρεύματος. Τά δύο ήλεκτρόδια ἀποτελοῦν τούς **πόλους** τῆς πηγῆς: **ἀρνητικός πόλος** είναι τό ήλεκτρόδιο μέ τή μεγαλύτερη πίεση ιονισμοῦ, π.χ. Zn, και **θετικός πόλος** τό ἄλλο ήλεκτρόδιο, π.χ. Cu. "Η διαφορά δυναμικοῦ ἀποτελεῖται τήν **ήλεκτρεγερτική δύναμη** τῆς πηγῆς.

Τά ήλεκτρικά στοιχεία παράγουν, σύμφωνα μέ τά παραπάνω, ήλεκτρική ἐνέργεια μέ κατανάλωση χημικῆς ἐνέργειας, ὅπως στίς ήλεκτρικές γεννήτριες παράγεται ήλεκτρική ἐνέργεια, ὅταν καταναλώνεται μηχανική ἐνέργεια.

### 2. Πόλωση τῶν ήλεκτροδίων.

"Αν σέ δοχείο, πού περιέχει ἀραιό θειϊκό όξυ,  $H_2SO_4$ , βυθίσομε δύο ήλεκτρόδια

ἀπό λευκόχρυσο, Pt, καί διαβιβάσουμε μέσα σ' αύτά συνεχές ήλεκτρικό ρεῦμα ἀπό ἔξωτερική πηγή, τότε θά έμφανιστεῖ (παράγρ. 16.2) στήν ἄνοδο ὀξυγόνο καί στήν κάθοδο ύδρογόνο. Τά δύο αύτά ἀέρια δημιουργοῦν ἑνα εἰδος μανδύα γύρω ἀπό κάθε ήλεκτρόδιο λευκοχρύσου καί κάνουν ἔτοι τά ήλεκτρόδια διαφορετικά. Τό φαινόμενο αὐτό καλεῖται **πολωση τῶν ήλεκτροδίων**. Τά δύο διαφορετικά ήλεκτρόδια

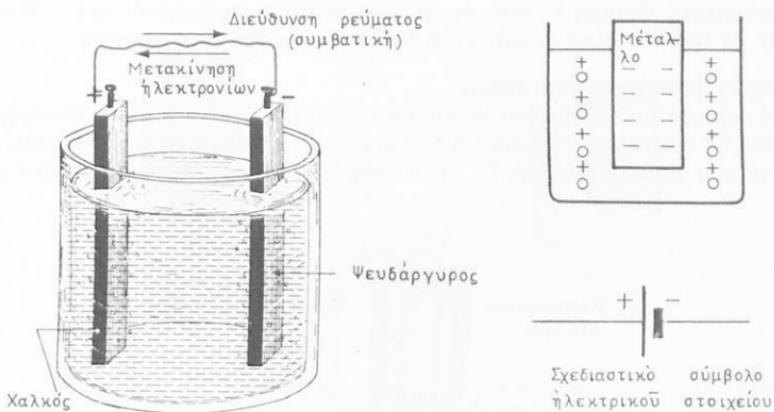

Σχ. 16.4a.  
Ήλεκτρικό στοιχείο.

δημιουργοῦν ἡδη ήλεκτρεγερτική δύναμη ἀντίθετη ἀπό τήν τάση τῆς ἔξωτερικῆς πηγῆς (**άντιηλεκτρεγερτική δύναμη**). (Γιά νά είναι δυνατή ή ηλεκτρόλυση, πρέπει ἡ τάση τῆς ἔξωτερικῆς πηγῆς νά είναι μεγαλύτερη ἀπό τήν ἀντιηλεκτρεγερτική δύναμη πολώσεως). Η ήλεκτρεγερτική δύναμη πολώσεως μπορεῖ νά προκαλέσει τήν κυκλοφορία ρεύματος, πού θά μετατοπίσει ἀντιστρόφως τό ὀξυγόνο καί τό ύδρογόνο (**ἀποπολωτικό ρεῦμα**), μέ ἀποτέλεσμα νά καταστρέψει τά ἀποτελέσματα τῆς πολώσεως.

Τό φαινόμενο τῆς πολώσεως παρατηρεῖται καί στά ήλεκτρικά στοιχεία. Πράγματικά, μέ τή διέλευση τού ήλεκτρικού ρεύματος, στόν ἑνα πόλο, τοῦ Cu, ἀποτίθεται ύδρογόνο, τό όποιο εἰσχωρεῖ ἐν μέρει στό μέταλλο καί τροποποιεῖ τή φύση τοῦ ήλεκτροδίου. "Ετοι, τά δύο ηλεκτρόδια δέν γίνονται βεβαίως ὅμοια, ἀλλά ἀποτελοῦν τώρα ἑνα στοιχείο μέ πολύ μικρότερη ήλεκτρεγερτική δύναμη.

### 3. Ήλεκτρεγερτική δύναμη καί διαφορά δυναμικοῦ (τάση) στούς πόλους στοιχείου.

Τό ρεῦμα, πού κυκλοφορεῖ σέ ἑνα ήλεκτρικό στοιχείο, διέρχεται ἀπό τήν ήλεκτρική ἀντίσταση  $R$  τοῦ σύρματος, πού συνδέει τούς δύο πόλους τῆς πηγῆς ἔξωτερικά, καί ἀπό τήν ήλεκτρική ἀντίσταση  $r$  τοῦ ήλεκτρολύτη (έσωτερική ἀντίσταση). Σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ "Ωμ, ἀν ἐφαρμοσθεῖ στό κλειστό κύκλωμα, πού σχηματίζεται ἀπό τίς ἀντιστάσεις  $R$  καί  $r$ , θά ἔχομε:

$$E = I(R + r) = I \cdot R + I \cdot r$$

ὅπου:  $E$  είναι ἡ ήλεκτρεγερτική δύναμη (Η.Ε.Δ.) τοῦ ήλεκτρικοῦ στοιχείου καί  $I$  ἡ

ένταση του ρεύματος, πού κυκλοφορεῖ στό στοιχείο.


Έπειδή ή ήλεκτρική τάση  $U$  του στοιχείου στούς πόλους του, κατά τό νόμο του "Ωμ, είναι ίση πρός  $R \cdot I$ , θά είναι:

$$U = E - r \cdot I$$

"Όταν, έπομένως, τό στοιχείο παρέχει ρεῦμα, ή τάση  $U$  είναι μικρότερη από τήν ήλεκτρεγερτική δύναμη  $E$ : Όταν όμως τό κύκλωμα είναι άνοικτό, τό  $I = 0$  καί ή  $E = U$ . Ή τάση έν κενώ λοιπόν είναι ίση πρός τήν  $H.E.D.$  τής πηγῆς.

#### 4. Στοιχεία ψευδαργύρου-άνθρακα.

Τό περισσότερο διαδομένο ήλεκτρικό στοιχείο είναι τό στοιχείο ψευδαργύρου-άνθρακα. Τό στοιχείο αύτό κατασκευάζεται είτε μέ τή μορφή **ύγρου στοιχείου**, είτε μέ τή μορφή **ξηρού στοιχείου**. Τό **ύγρο στοιχείο** (σχ. 16.4β) άποτελείται από έναν

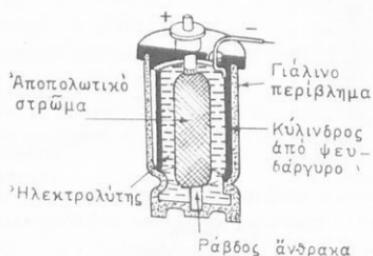

Σχ. 16.4β.

"Υγρό στοιχείο.

κύλινδρο άπο ψευδάργυρο, ό όποιος άποτελεῖ τόν άρνητικό πόλο. Στό κέντρο τού πόλου αύτού είναι τοποθετημένη μιά ράβδος άπο άνθρακα, πού περιβάλλεται μέ ένα στρώμα άπο μίγμα διοξειδίου τού μαγγανίου ( $MnO_2$ ), αιθάλης καί γραφίτη καί άποτελεί τό θετικό πόλο. Μεταξύ τών δύο ήλεκτροδίων ύπάρχει ήλεκτρολύτης άπο διάλυμα χλωριούχου άμμωνίου,  $NH_4Cl$ , ή άλλης ένώσεως, μέσα σέ χημικά καθαρό νερό. Τό διοξείδιο τού μαγγανίου χρησιμεύει ώς **άποπολωτής** γιά τή δέσμευση τού ύδρογόνου, πού παρουσιάζεται στό θετικό πόλο (τό ύδρογόνο συντίθεται μέ τό ξενγόνο τού  $MnO_2$  γιά νά σχηματίσει νερό).


Τό **ξηρό στοιχείο** (σχ. 16.4γ) περιέχει μεταξύ τού ψευδαργύρου καί τού θετικού πόλου μιά άδρανη μάζα (π.χ. ρινίσματα ξύλου, ζύμη, χαρτί κλπ.), πού έχει έμποτιστεῖ μέ χλωριούχο άμμωνιο. Τό ξηρό στοιχείο είναι άεροστεγώς κλεισμένο, ώστε νά άποφεύγεται ή πρός τά ξεω διαρροή τού ήλεκτρολύτη.

Τά ξηρά στοιχεία κατασκευάζονται μέ κυλινδρική μορφή (σχ. 16.4γ).

Ή ήλεκτρεγερτική δύναμη ένός καινούργιου στοιχείου άπο ψευδάργυρο-άνθρακα είναι περίπου 1,5 V.

Γιά τήν κατασκευή πηγῶν μεγαλύτερων τάσεων χρησιμοποιούνται πολλά στοιχεία, τά όποια συνδέονται σέ σειρά. Γιά τό σκοπό αύτό χρησιμοποιούνται ξηρά στοιχεία, πού τοποθετούνται τό ένα κοντά στό άλλο, συμπιέζονται καί περιβάλλονται από κάλυμμα, ώστε νά άποτελέσουν μιά **συστοιχία** (μπαταρία), τής όποιας ή τάση είναι πολλαπλάσιο τού 1,5 V (σχ. 16.4γ).

Τά στοιχεία άπό ψευδάργυρο-ἄνθρακα δέν διατηρούνται γιά πολύ χρόνο, έστω καί ἄν δέν χρησιμοποιούνται, γιατί ὁ ψευδάργυρος καταστρέφεται μέ αργό ρυθμό καί ὅταν ἀκόμα δέν κυκλοφορεῖ ρεύμα (**αύτοεκφόρτιση**). Τά στοιχεία ψευδαργύρου-ἄνθρακα κατασκευάζονται καί σέ διάφορες ἄλλες παραλλαγές γιά τήν καλύτερη ἔξυπηρέτηση τοῦ σκοποῦ γιά τόν ὅποιο προορίζονται. Ξηρά στοιχεία κατασκευάζονται ἐπίσης καί μέ ηλεκτρόδια ἀπό ἄλλα ύλικά.

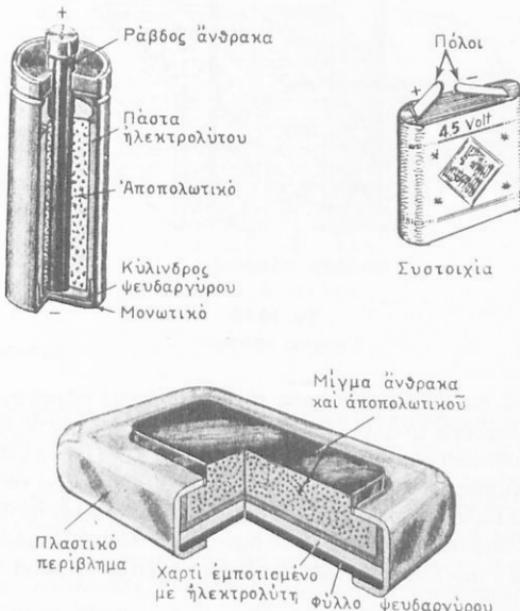

**Σχ. 16.4γ.**  
Ξηρά στοιχεία.


Τά ήλεκτρικά στοιχεία, καί κυρίως τά ξηρά στοιχεία, χρησιμοποιούνται γιά τήν τροφοδότηση φανών τσέπης, φορητών ραδιοφώνων, ήλεκτρικών παιχνιδιών, ήλεκτρικών ρολογιών, φωτογραφικών καί κινηματογραφικών μηχανῶν, ἀναπτήρων, ὄργάνων μετρήσεως κλπ. Χρησιμοποιούνται ἐπίσης στίς τηλεπικοινωνίες.

##### 5. Στοιχεία καυσίμου.

Τά **στοιχεία καυσίμου** χρησιμεύουν γιά τήν ἀπευθείας μετατροπή τῆς χημικῆς ἐνέργειας τῶν καυσίμων σέ ήλεκτρική ἐνέργεια (**ψυχρή καύση**). Τά στοιχεία αὐτά λειτουργοῦν μέ καύσιμα στερεά, ύγρα ή ἀέρια. Σέ στοιχείο αύτοῦ τοῦ είδους τό καύσιμο (π.χ. ύδρογόνο) εἰσάγεται ἀπ' ἔξω (σχ. 16.4δ), κάθε φορά πού ἀπαιτεῖται παραγωγή ἐνέργειας.

Τό καύσιμο ἐνώνεται μέσα στό στοιχείο μέ δύευγόνο, τό ὅποιο εἰσάγεται ἐπίσης ἀπ' ἔξω. Στό στοιχείο καυσίμου ύδρογόνου-δύευγόνου ώς ήλεκτρολύτης χρησιμοποιεῖται διάλυμα καυστικοῦ καλίου, KOH. Κάθε φορά, πού τό καύσιμο (ύδρογόνο) ὀξειδώνεται, μεταφέρονται ήλεκτρόνια ἀπό τά ἄτομά του πρός τά ἄτομα τοῦ μέσου

οξειδώσεως (όξυγόνου). Τά ήλεκτρόνια αυτά άναγκάζονται νά όδεύσουν πρός τό μέσον οξειδώσεως άπό τό έξωτερικό κύκλωμα (ροή ήλεκτρικού ρεύματος).

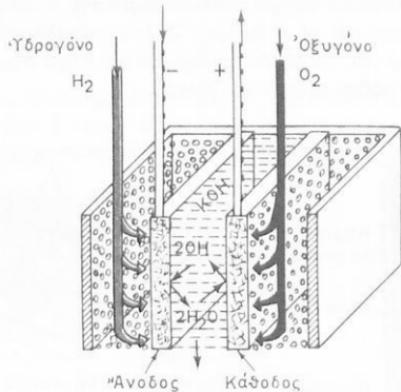

Σχ. 16.4δ.  
Στοιχείο καυσίμου.

Τό ήλεκτρόδιο, πού βρισκεται πρός τήν πλευρά τοῦ ύδρογόνου, άποτελείται από πορώδες νικέλιο, ένω τό ήλεκτρόδιο πρός τήν πλευρά τοῦ όξυγόνου άποτελείται από πορώδη ανθρακα (χωρίς νά άποκλείονται καί άλλα ύλικα γιά τά ήλεκτρόδια, όπως είναι ο ἄργυρος, ο λευκόχρυσος κλπ). Στούς πόρους κάθε ήλεκτροδίου είσχωρεί από τή μιά πλευρά τό άεριο καί από τήν άλλη ο ήλεκτρολύτης, πού, όταν έλθουν σέ έπαφή, δημιουργοῦν διαφορές δυναμικού (τάσεις) διαφορετικές σέ κάθε ήλεκτρόδιο. Μεταξύ τῶν δύο ήλεκτροδίων δημιουργεῖται διαφορά τάσεως (περίπου 1,2 V έν κενῷ).


Τά στοιχεία καυσίμου μέ όξυγόνο καί ύδρογόνο λειτουργοῦν σέ θερμοκρασία 20°C ώς 100°C (στοιχεία χαμηλής θερμοκρασίας). Σέ ψηλότερες θερμοκρασίες καί πιέσεις είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθοῦν άντι γιά άερια ύγρα (π.χ. οινόπνευμα) καί, τέλος, σέ πολύ ψηλές θερμοκρασίες είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθοῦν φθηνότερα καύσιμα, τά όποια δημια δξειδώνονται δύσκολα.

Τά στοιχεία καυσίμου έχουν μεγάλη διάρκεια ζωῆς, σέ σύγκριση μέ τά λοιπά ήλεκτρικά στοιχεία, γιατί τό καύσιμο τροφοδοτείται απ' έξω κάθε φορά, πού θά ζητηθεί ήλεκτρική ένέργεια. "Έχουν έπισης μικρότερο δύκο καί μικρότερο βάρος, άνα μονάδα ισχύος, W, από τά λοιπά στοιχεία, ο βαθμός άποδόσεώς τους είναι ύψηλός, ή συντήρησή τους μικρή καί η εύαισθησία τους στίς ύπερφορτίσεις είναι έπισης μικρή.

#### 6. Διαβρώσεις.

Τό κοινό νερό, όταν περιλαμβάνει έστω καί μικρή ποσότητα από άλατα ή όξυ, είναι δυνατόν μέ δύο διαφορετικά μέταλλα νά άποτελέσει ήλεκτρικό στοιχείο. "Έτσι, άν βρεθοῦν σέ έπαφή δύο διαφορετικά μέταλλα, π.χ. χαλκός καί άλουμινιό, μέσα σέ ύγρη άτμοσφαιρα, θά δημιουργηθεί ήλεκτρικό στοιχείο, τού όποιου τό κύκλωμα κλείνει μέ τήν ίδια τήν ύγρασία. Τό ήλεκτρικό ρεύμα, πού θά κυκλοφορήσει, θά έχει ως άποτελεσμα νά έκλυθεί όξυγόνο έπάνω στό ένα μέταλλο, τό όποιο

βαθμιαίως θά διαβρωθεί στό σημείο τής έπαφής με τό αλλο μέταλλο (σχ. 16.4ε). Μέ τόν τρόπο αύτόν έχει γίνει ό σχηματισμός τής σκουριάς στό σίδηρο, ό όποιος δέν είναι έντελως καθαρός, άλλα έχει διάφορες προσμίξεις άλλων μετάλλων.

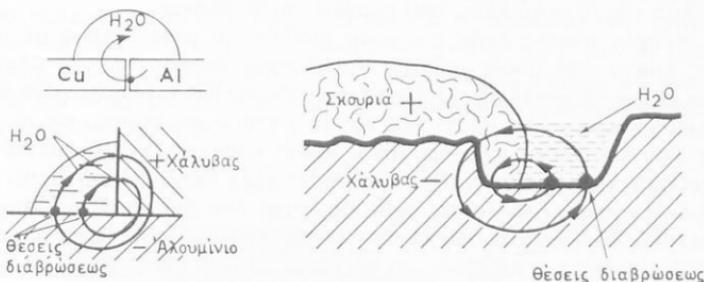

Σχ. 16.4ε.  
Διαβρώσεις.

## 16.5 Συσσωρευτές.

Στήν παράγραφο 16.4(2) είδαμε ότι έχαιτας τοῦ φαινομένου τῆς πολώσεως τά δύο όμοια ήλεκτρόδια ἀπό λευκόχρυσο είχαν μετατραπεῖ σέ άνόμοια, μέ αποτέλεσμα νά δημιουργηθεὶ ἡλεκτρικό στοιχεῖο. Τό ρεῦμα πού κυκλοφορεῖ ὅταν συνδέσομε ἔξωτερικά τούς δύο πόλους τοῦ στοιχείου αὐτοῦ (**ἀποπολωτικό ρεῦμα**), ἐπαναφέρει τά ήλεκτρόδια στήν ἀρχική τους κατάσταση. Τό ἀποπολωτικό αὐτό ρεῦμα διαρκεῖ λίγο, γιατὶ οἱ ἄλλαγές πού ἐπέρχονται στά ήλεκτρόδια μέ τήν πόλωση είναι ἐπιφανειακές. "Αν, λοιπόν, οἱ ἄλλαγές αὐτές ἥταν βαθύτερες καί μεγαλύτερες, θά προέκυπτε ισχυρό ήλεκτρικό στοιχεῖο, τό όποιο θά μποροῦσε νά προκαλέσει τήν κυκλοφορία ρεύματος μεγάλης διάρκειας. Αύτό ἀκριβῶς ἐπιτυγχάνεται στούς **ήλεκτρικούς συσσωρευτές**.

Οἱ ήλεκτρικοὶ συσσωρευτές, ὥπως καὶ τά ήλεκτρικά στοιχεῖα, ἀποτελοῦν πηγές ήλεκτρικῆς ἐνέργειας συνεχοῦς ρεύματος, οἱ ὅποιες, ὅμως, ἀντίθετα μέ τά ήλεκτρικά στοιχεῖα, δημιουργοῦνται μέ τή διοχέτευση ήλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀπ' ἔξω. Ἡ ἐνέργεια αὐτή, ὅταν τελειώσει ὁ σχηματισμός τῆς πηγῆς, μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ πάλι πρός τά ἔξω. Στούς συσσωρευτές, δηλαδή, γίνεται **ἀποθήκευση** τῆς ήλεκτρικῆς ἐνέργειας, ἡ ὥποια **συσσωρεύεται** μέσα σ' αὐτούς, γιά νά ληφθεῖ πάλι, ὅταν καὶ ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη. Οἱ συσσωρευτές ἔχουν τό πλεονέκτημα, σέ σύγκριση μέ ἄλλες πηγές συνεχοῦς ρεύματος, νά μποροῦν νά ξανασχηματίζονται μέ τή διοχέτευση ήλεκτρικῆς ἐνέργειας μέ τή μορφή συνεχοῦς ρεύματος, ὅταν ἀποδώσουν ὀλόκληρη τήν ήλεκτρική ἐνέργεια, πού είχαν συσσωρεύσει προηγουμένως.

### 1. Συσσωρευτές μολύβδου.


Οἱ **συσσωρευτές μολύβδου** ἀποτελοῦνται ἀπό ἓνα ἡ περισσότερα στοιχεῖα, κάθε ἓνα ἀπό τά ὥποια ἔχει τάση 2 V. "Αν συνδέσομε ἡλεκτρικά πολλά στοιχεῖα συσσωρευτή (Κεφάλ. 5), σχηματίζομε μιά **συστοιχία συσσωρευτή** (μπαταρία). Τό στοιχεῖο τοῦ συσσωρευτή ἀποτελεῖται βασικά:

α) Άπο μιά σειρά θετικών και μιά σειρά άρνητικών πλακών, που είναι κατασκευασμένες από σκληρό κράμα μολύβδου και άντιμονίου και έχουν μορφή πλέγματος. Στά διάκενα τοῦ πλέγματος αὐτοῦ τοποθετεῖται λασπώδες ύλικό.

β) Άπο τό δοχείο, μέσα στό όποιο τοποθετούνται οι πλάκες.

γ) Άπο τὸν ἡλεκτρολύτη, πού περιβάλλει τὶς πλάκες.

Οἱ θετικὲς πλάκες ἐνός στοιχείου συνδέονται μεταξύ τους μέ μολύβδινο ἔλασμα, ἐπάνω στό όποιο ὑπάρχει κυλινδρικός ἀκροδέκτης· τό ἔλασμα αὐτό καλεῖται γέφυρα ἢ συλλέκτης (χτενί) καὶ ἡ σύνδεση είναι τέτοια, ὥστε νά ἀποτελοῦν μιὰν ὁμάδα πλακών (σχ. 16.5a). Μέ τὸν ἴδιο τρόπο συνδέονται καὶ οἱ ἀρνητικές πλάκες καὶ ἀποτελοῦν τὴν ἀρνητική ὁμάδα πλακών. Οἱ δύο ὁμάδες πλακών εἰσέρχονται ἡ μιὰ μέσα στὴν ἄλλη ἔτσι, ὥστε κάθε θετικές πλάκα νά περιβάλλεται ἀπό δύο ἀρνητικές πλάκες καὶ κάθε ἀρνητική ἀπό δύο θετικές, ἐκτός ἀπό τὶς ἀκραίες, πού είναι πάντοτε ἀρνητικές. Βλέπομε δηλαδή ὅτι ἡ ὁμάδα τῶν ἀρνητικῶν πλακών ἔχει μιὰ πλάκα περισσότερη, ἀπό ὅσες ἔχει ἡ ὁμάδα τῶν θετικῶν πλακών.

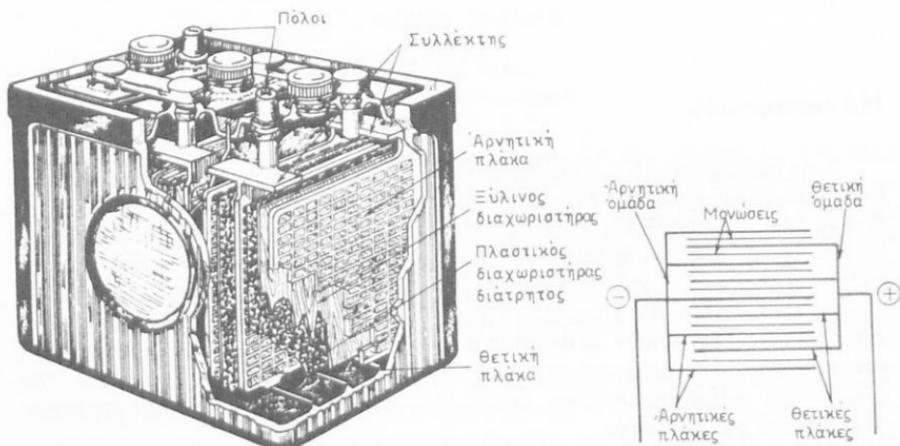



Σχ. 16.5α.  
Συσσωρευτής μολύβδου.

Οἱ πλάκες, θετικές καὶ ἀρνητικές, χωρίζονται μεταξύ τους μέ μονωτικά διαφράγματα, τούς διαχωριστῆρες (οἱ διαχωριστῆρες αὐτοὶ είναι ἀπό ξύλο ἢ ἀπό διάτρητο φύλλο σκληροῦ ἐλαστικοῦ ἢ πλαστικοῦ ἢ ἀπό φύλλο ἀπό πλέγμα ύαλονήματος ἢ ἀπό συνδυασμό αὐτῶν). Οἱ διαχωριστῆρες είναι ἀπαραίτητοι γιά νά μήν μποροῦν νά ἔλθουν σέ ἐπαφή οἱ θετικές μέ τὶς ἀρνητικές πλάκες καὶ νά προκληθοῦν ἔτσι ἐσωτερικά βραχυκυκλώματα.

Οἱ διαχωριστῆρες πρέπει νά είναι ἀνθεκτικοί στὴν ἐπίδραση τοῦ ἡλεκτρολύτη καὶ πορώδεις γιά νά διακινοῦνται τὰ ίόντα.

Κάθε στοιχεῖο τοποθετεῖται σέ ιδιαίτερο διαμέρισμα τοῦ κιβωτίου τοῦ συσσωρευτῆ, πού σχηματίζεται ἀπό ἐσωτερικά χωρίσματα καὶ ἀποτελεῖ τό δοχείο τοῦ στοιχείου. Τό κιβώτιο τοῦ συσσωρευτῆ είναι κατασκευασμένο ἀπό σκληρό ἐλαστικό ἢ ἀπό πλαστικό ἢ είναι γιάλινο (σχ. 16.5β). Τὰ δοχεία τῶν στοιχείων γεμίζουν μέ τόν

ήλεκτρολύτη, πού είναι ύδατικό διάλυμα θειικού όξεος με πυκνότητα 1,20 ώς 1,28 g/cm<sup>3</sup>. Τό κιβώτιο τοῦ συσσωρευτῆ κλείνει στὸ ἐπάνω μέρος μὲ κάλυμμα ἀπό τὸ ίδιο ύλικό, ἀπό τὸ ὅποιο είναι κατασκευασμένο τὸ κιβώτιο καὶ στὸν ἄρμο πού σχηματίζεται τοποθετεῖται στεγανοποιητικό ύλικό (πίσσα). Τό κάλυμμα καὶ στὸ τμῆμα πού ἀντιστοιχεῖ κάθε στοιχεῖ, φέρει δύο τρύπες γιά τὴ διέλευση τῶν κυλινδρικῶν ἀκροδεκτῶν καὶ μιὰ τρύπα μὲ βιδωτό πῶμα εἰδικῆς κατασκευῆς γιά τὸν ἔξαρισμό καὶ τὴ συμπλήρωση μὲ ἡλεκτρολύτη. Γιά κάθε δύο στοιχεῖα ὑπάρχει μιὰ γέφυρα γιά τὴ σύνδεση τῶν στοιχείων σέ σειρά (γιά τὴν ἀθροιση τῶν τάσεων τῶν στοιχείων), ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα 16.5a.

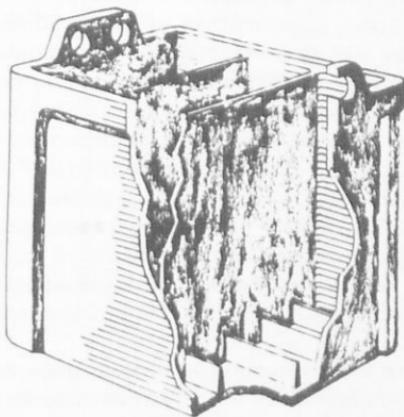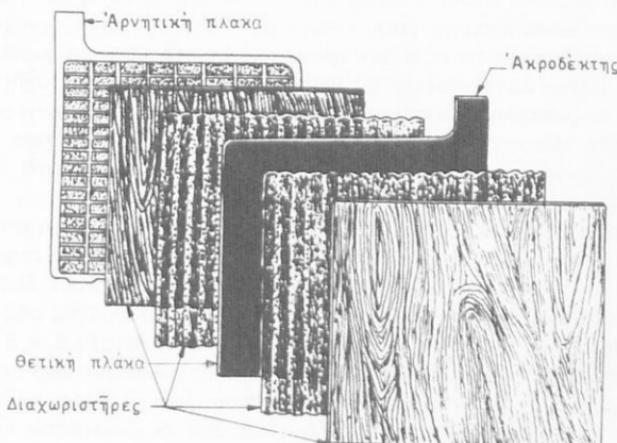

Σχ. 16.5β.  
Πλάκες καὶ κιβώτιο συσσωρευτῆ μολύβδου.

Τό λασπώδες ύλικό (ἐνεργή μάζα) πού τοποθετεῖται, ὅπως ἀναφέραμε, στὶς ἀρνητικές καὶ θετικές πλάκες, ἀποτελεῖται ἀπό ὁξείδια τοῦ μολύβδου. Μετά ἀπό ἡλεκτροχημική ἐπεξεργασία (φορμάρισμα) ἡ ἐνεργή μάζα τῶν θετικῶν πλακῶν

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

μετατρέπεται σε ύπεροξείδιο του μολύβδου, **καστανοῦ** χρώματος, ένω ή μάζα τῶν ἀρνητικῶν πλακῶν μετατρέπεται σε σπογγώδη καθαρό μόλυβδο **καφέ** χρώματος.

"Αν συνδέσουμε τούς δύο ἀκροδέκτες ἐνός συσσωρευτῆ μέ έξωτερική κατανάλωση, θά κυκλοφορήσει συνεχές ἡλεκτρικό ρεῦμα, πού θά ἔχαρται από τὴν ἀντίσταση τῆς καταναλώσεως καὶ τὴν τάση τοῦ συσσωρευτῆ. "Οταν ὁ συσσωρευτῆς τροφοδοτεῖ ἔξωτερική κατανάλωση, λέμε δὴ **έκφορτίζεται**. Κατά τὴν ἐκφόρτιση γίνονται οἱ χημικές ἀντιδράσεις πού ἀναγράφονται στὸ σχῆμα 16.5γ (ἐκφόρτιση) καὶ οἱ πλάκες ἀλλοιώνονται καὶ μετατρέπονται σε θειικό μόλυβδο, PbSO4.

"Οταν λοιπόν τὰ στοιχεῖα μᾶς συστοιχίας συσσωρευτῆ ἐκφόρτισθοῦν τελείως, τὰ ἡλεκτρόδια γίνονται ὅμοια, δηλαδὴ θειικός μόλυβδος, καὶ ἡ τάση μηδενίζεται. "Εάν συνδέσουμε ἐκφόρτισμένο συσσωρευτῆ μέ έξωτερική πηγὴ συνεχοῦς ρεύματος, ὥστε νά κυκλοφορήσει σ' αὐτὸν ἡλεκτρικό ρεῦμα μέ φορά ἀντίθετη από τὴν φορά τοῦ ρεύματος ἐκφόρτισεως, θά γίνουν οἱ ἀντιδράσεις τοῦ σχήματος 16.5γ (φόρτιση) καὶ θά μεταβληθοῦν πάλι οἱ πλάκες, παίρνοντας τὴν ἀρχικὴν τους μορφὴν. "Η τροφοδότηση τῶν συσσωρευτῶν ἀπό ξένη πηγὴ καλεῖται **φόρτιση**.

Κατά τὴν ἐκφόρτιση, ὁ ἡλεκτρολύτης ἀραιώνεται, ένω κατά τὴν φόρτιση πυκνώνεται καὶ πάλι.

**Χωρητικότητα** ἐνός καλά φορτισμένου συσσωρευτῆ καλεῖται ἡ ποσότητα τοῦ ἡλεκτρισμοῦ, πού μπορεῖ νά δώσει ὁ συσσωρευτῆς αὐτός, ὅταν ἐκφορτιστεῖ μέ ορισμένη ἔνταση ρεύματος. "Η χωρητικότητα τῶν συσσωρευτῶν ἐκφράζεται σε **άμπερώρια**, μέ σύμβολο Ah. "Αν π.χ. ἔνας συσσωρευτῆς μπορεῖ νά μᾶς δώσει κατά τὴν ἐκφόρτιση ρεῦμα 6 A ἐπί 5 h, λέμε δὴ ἔχει χωρητικότητα  $6 \times 5 = 30$  Ah.

"Η χωρητικότητα ἐνός συσσωρευτῆ είναι τόσο μεγαλύτερη, ὅσο περισσότερες πλάκες ἔχει κάθε στοιχεῖο του καὶ διό μεγαλύτερο είναι τὸ **βάρος** καὶ ἡ **έπιφάνεια** κάθε πλάκας. "Η χωρητικότητα λοιπόν ἔχαρται από τίς διαστάσεις καὶ τὸ βάρος τῆς συστοιχίας τοῦ συσσωρευτῆ. Οἱ μικροί συσσωρευτές ἔχουν χωρητικότητα 15 ὥς 20 Ah, ένω οἱ μεγάλοι ἔχουν χωρητικότητα μέχρι 10.000 Ah.

"Η χωρητικότητα τῶν συσσωρευτῶν μολύβδου μεταβάλλεται πολὺ ἀνάλογα μέ τὸν τρόπο ἐκφορτίσεως τους. "Αν δηλαδὴ ἡ ἔνταση τοῦ ρεύματος μέ τὴν ὁποία γίνεται ἡ ἐκφόρτιση είναι υψηλή, ἡ χημική ἐνέργεια πού περικλείουν οἱ πλάκες δὲν χρησιμοποιεῖται πλήρως. Γιά τὸ λόγο αὐτὸ ἄν ἔχομε συσσωρευτῆ μέ χωρητικότητα 120 Ah καὶ τὸν ἐκφορτίσουμε μέ ἔνταση 6 A, ἡ ἐκφόρτιση θά διαρκέσει 20 h. "Αν δημιας ἡ ἐκφόρτιση γίνει μέ ἔνταση 12 A, ἡ διάρκεια τῆς ἐκφορτίσεως δέν θά είναι 10 h, πού ἀντιστοιχοῦν πάλι σέ 120 A, ἀλλά μόνο 8 h, πού ἀντιστοιχοῦν σέ  $12 \times 8 = 96$  Ah. Βλέπομε λοιπόν δὴ ἡ χωρητικότητα ἐλαττώνεται, ὅταν η διάρκεια τῆς ἐκφορτίσεως ἐλαττώνεται. Γι' αὐτὸ οἱ κατασκευαστές τῶν συσσωρευτῶν δίνουν τρεῖς τιμές χωρητικότητας, πού ἀντιστοιχοῦν σε τρεῖς χρόνους ἐκφορτίσεως: 3 ὥρων, 10 ὥρων καὶ 20 ὥρων.

Πολλές φορές γιά τὸ χαρακτηρισμό τῶν συσσωρευτῶν, ἐκτός από τὴ χωρητικότητα δίνεται καὶ τὸ βάρος τῶν πλακῶν του. Οἱ κατασκευαστές συσσωρευτῶν δηλαδὴ δίνουν τὴν **εἰδική χωρητικότητα**, μέ τὴν ὁποία ἡ χωρητικότητα ἀναφέρεται στὸ χιλιόγραμμα βάρους τῶν πλακῶν, π.χ. εἰδική χωρητικότητα 10 Ah/kg.

Οἱ συσσωρευτές, καὶ διαν ἀκόμη δέν παρέχουν ρεῦμα, ὅταν δηλαδὴ τὸ ἔξωτερικό τους κύκλωμα είναι ἀνοικτό, ἐκφορτίζονται μέ ἀργό ρυθμό καὶ χάνουν μέχρι 1% τῆς χωρητικότητάς τους κάθε μέρα. Τό φαινόμενο αὐτό ὄφελεται σε κατασκευαστικούς λόγους καὶ καλεῖται **αύτοεκφόρτιση**· ἡ αύτοεκφόρτιση είναι τόσο

ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ

ΦΟΡΤ | ΣΗ

XHMIKE ANTIBIOTIC

$$\text{Pb} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$

Φόρτωση  
↔  
Εκφόρτωση

Αργιτικό,  
λαξευτόντις  
θειού,  
γλαυκόροδο

Θετικό,  
λαξευτόντις  
θειού,  
μαργαρίνη

PbSO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O + PbSO<sub>4</sub>


ΣΥ 16.5ν

Χημικές αντιδράσεις έκφορτισμος.

ἐντονότερη, ὅσο ψηλότερη είναι ή θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος μέσα στό όποιο βρίσκεται ὁ συσσωρευτής καὶ ὅσο λιγότερο καθαρός είναι ὁ ηλεκτρολύτης. Ἐπειδὴ παρατηρεῖται τό φαινόμενο αὐτό, οἱ συσσωρευτές δέν πρέπει νά μένουν ἀχρησιμοποίητοι, συνήθως περισσότερο ἀπό 20 μέρες, γιατί, ἂν ὁ συσσωρευτής ἐκφορτιστεῖ περισσότερο ἀπό ἕνα ὄρισμένο ὄριο, καταστρέφεται.

"Αν θέλουμε νά ἀποθηκεύσουμε συσσωρευτή γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, λαμβάνομε κατάλληλα μέτρα προστασίας γιά νά μήν καταστραφεῖ. Ἔτσι, φορτίζομε τόν ἀποθηκευμένο συσσωρευτή περιοδικά μέ μικρή ἔνταση (π.χ. κάθε μήνα μέχρι 10 h μέ ἔνταση 1 ώς 3 A), ἂν ἡ ἀποθήκευση γίνει γιά χρονικό διάστημα 2 ἢ 3 μηνῶν. "Αν προβλέπουμε ἀποθήκευση 3 ώς 6 μῆνες, τότε ἀποθηκεύομε τό συσσωρευτή φορτισμένο, ἀλλά χωρίς ηλεκτρολύτη. Τέλος, ἂν προβλέπεται ἀποθήκευση πάνω ἀπό 6 μῆνες, τόν ἀποθηκεύομε φορτισμένο καί χωρίς ηλεκτρολύτη, ἀφοῦ προηγουμένως φροντίσουμε γιά τήν καλή ξήρανση τῶν πλακῶν του, τίς ὅποιες πλύνομε μέ αποσταγμένο νερό.

"Οπως εἰδαμε προηγουμένως, ὅσο περισσότερο φορτισμένος είναι ὁ συσσωρευτής, τόσο πυκνότερος είναι ὁ ηλεκτρολύτης του. "Εχομε τή δυνατότητα ἐπομένως νά προσδιορίζουμε τήν κατάσταση φορτίσεως ἐνός συσσωρευτή μετρών-

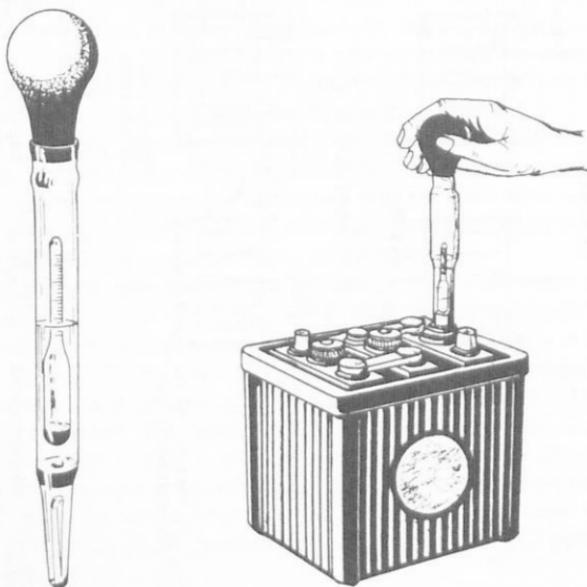

Σχ. 16.5δ.

Μέτρηση πυκνότητας ηλεκτρολύτη συσσωρευτή.

τας τήν πυκνότητα τοῦ ηλεκτρολύτη του. Γιά τό σκοπό αύτό χρησιμοποιοῦμε ὅπως γνωρίζομε ἀπό τή Φυσική, τό **πυκνόμετρο**, μέ τό όποιο είναι δυνατή ἡ ἀναρρόφηση ὑγροῦ ἀπό τό δοχείο κάθε στοιχείου, ὅπως δείχνει τό σχήμα 16.5δ, καί ἡ μέτρηση τῆς πυκνότητάς του, πού δίνεται είτε σέ  $g/cm^3$  είτε σέ βαθμούς **Μπωμέ** (μπωμόδι-

**τρο).** Ή αντιστοιχία πυκνότητας και καταστάσεως φορτίσεως κάθε συσσωρευτή δίνεται στόν Πίνακα 16.5.1.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 16.5.1.**

**Αντιστοιχία πυκνότητας και καταστάσεως συσσωρευτῶν.**

Πυκνότητα τοῦ ήλεκτρολύτη σέ βαθμούς Μπωμέ	Πυκνότητα τοῦ ήλεκτρολύτη σέ $\text{g/cm}^3$	Κατάσταση φορτίσεως τοῦ συσσωρευτῆ	
		Βαθμός φορτίσεως %	Τάση τῶν στοιχείων έν κενῷ σέ V
12	1,08		
13	1,09		
14	1,10		
15	1,11		
16	1,12		
17	1,13		
18	1,14		
19	1,15		
20	1,16		
21	1,17		
22	1,18		
23	1,19		
24	1,20		
25	1,21		
26	1,22		
27	1,23		
28	1,24		
29	1,25		
30	1,26		
31	1,27		
32	1,28		
		'Εκφορτισμένος Συσσωρευτής	1,96
		25%	2,00
		50%	2,04
		75%	2,08
		100%	2,10
			2,15

Κατά τὴν ἐκφόρτιση ἐνός συσσωρευτῆ, ἡ τάση του παραμένει περίπου σταθερή γιά ἀρκετό διάστημα, μέχρι ἡ χωρητικότητά του νά ἀρχίσει νά ἔξαντλεται σημαντικά, ὅποτε ἡ τάση πέφτει ταχέως. Ἡ ἐκφόρτιση τοῦ συσσωρευτῆ δέν ἐπιτρέπεται νά συνεχιστεῖ, ὅταν ἡ τάση φθάσει σέ 1,8 V, γιατί τότε ὑπάρχει κίνδυνος νά καταστραφοῦν οἱ πλάκες, μέ αποτέλεσμα νά μήν είναι δυνατόν νά φορτιστοῦν ξανά. Πραγματικά στήν περίπτωση αὐτήν ὅπως καὶ στήν περίπτωση μακροχρόνιας ἀποθηκεύσεως χωρίς τή λήψη τῶν κατάλληλων μέτρων, ὁ θεικός μόλυβδος, πού σχηματίζεται στίς πλάκες, σχηματίζει χοντρούς λευκούς κρυστάλλους, οἱ ὥποιοι μειώνουν τήν ἀπόδοση τοῦ συσσωρευτῆ καὶ τελικῶς τόν καταστρέφουν. Τό φαινόμενο αὐτό καλείται **Θεικωση** καὶ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά χάσει ὁ συσσωρευτῆς τή δυνατότητα νά ἐπαναφορτιστεῖ. Θεικωση είναι δυνατόν νά ὑποστεῖ ὁ συσσωρευτῆς καὶ στήν περίπτωση, κατά τήν ὥποια λειτουργεῖ χωρίς ὁ ηλεκτρολύτης νά καλύπτει τελείως τίς πλάκες.

'Εκτός από τήν θεικωση, ή άνοδος τής θερμοκρασίας τοῦ συσσωρευτῆ από ύπερφορτίσεις, ή χαλάρωση τοῦ ένεργού ύλικοῦ τῶν πλακῶν λόγω παραμονῆς τοῦ συσσωρευτῆ σε πολὺ ψυχρό περιβάλλον, ίδιως όταν είναι έκφορτισμένος, καὶ ἡ μακροχρόνια χρήση τοῦ συσσωρευτῆ ἔχουν ώς ἀποτέλεσμα διάφορες καταστροφές τῶν μερῶν, ἀπό τὰ ὅποια ἀποτελεῖται (σκελετός τῶν πλακῶν, μονωτικά διαφράγματα κλπ.) κυρίως ὅμως τό ένεργο ύλικό κατακαθίζει στόν πυθμένα τοῦ κιβωτίου, ὅπου σιγά-σιγά δημιουργεῖται ἀγώγιμο στρῶμα, πού, όταν ἀποκτήσει ἀρκετό πάχος, φτάνει στὸ κάτω μέρος τῶν πλακῶν, τίς ὁποῖες βραχυκυκλώνει. "Οταν ὁ συσσωρευτῆς βραχυκυκλώθει ἐσωτερικά, δέν μπορεῖ νά ἐπαναφορτιστεῖ.

'Η διάρκεια ζωῆς ἐνός συσσωρευτῆ ἐκφράζεται ἀπό τό πλήθος τῶν ἐπαναλαμβανόμενων φορτίσεων καὶ ἐκφορτίσεων, πού μπορεῖ νά ύποσθεῖ, χωρίς νά χάσει περισσότερο ἀπό τό 20% τῆς ὀνομαστικῆς του χωρητικότητας. "Ενας καλός συσσωρευτῆς χάνει 20% τῆς ὀνομαστικῆς του χωρητικότητας μετά ἀπό 200 ώς 250 φορτίσεις καὶ ἐκφορτίσεις.

Γιά νά φορτίσομε ἔνα συσσωρευτή, ἀκολουθοῦμε τίς ὄδηγίες τοῦ κατασκευαστῆ τοῦ συσσωρευτῆ πού ἔχομε. Γενικά, τόν γεμίζομε, ἃν είναι κενός, μέ ήλεκτρολύτη πυκνότητας 1,24 καὶ τόν ἀφήνομε ἀρκετό χρόνο γιά νά ποτιστοῦν καλά οἱ πλάκες του (π.χ. 12 ή 24 h, στήν περίπτωση πρώτης φορτίσεως ἐνός καινούργιου συσσωρευτῆ, 2 h στήν περίπτωση φορτίσεως ἀποθηκευμένου συσσωρευτῆ, πού είναι κενός μέ πλάκες πού ἔχουν ξεραθεῖ). "Υστερα, ἀφοῦ γεμίσομε τό συσσωρευτή μέ ήλεκτρολύτη, μέχρι πού ή στάθμη του νά ξεπεράσει λίγο τό ἐπάνω μέρος τῶν πλακῶν, τόν συνδέομε μέ πηγή συνεχοῦς ρεύματος. Τό ρεῦμα φορτίσεως ρυθμίζεται ἔτσι, ώστε νά είναι συνήθως ἵσο πρός τό 1/20 ή τό 1/10 τῶν ἀμπερωρίων. "Οσο χρόνο διατηροῦμε **σταθερό τό ρεῦμα** φορτίσεως, ή τάση τροφοδοτήσεως τοῦ φορτιζόμενου συσσωρευτῆ αύξάνει. "Οταν ή τάση αύτή φτάσει τά 2,4 V περίπου, τότε ἐκλύονται ἄφθονα ἀέρια. "Η ἑνταση τοῦ ρεύματος φορτίσεως ἀπό τό σημεῖο αύτό θά πρέπει νά ἐλαττωθεῖ (2 ώς 5 A) καὶ ή φόρτιση νά συνεχιστεῖ, μέχρι ή πυκνότητα τοῦ ήλεκτρολύτη νά πάυσει νά ἀνεβαίνει. "Αν ή φόρτιση τοῦ συσσωρευτῆ συμπληρωθεῖ, ἀλλά παρ' ὥλα αύτά συνεχίσομε νά τόν τροφοδοτοῦμε, τότε, ἐπειδή ὁ συσσωρευτῆς δέν θά μπορεῖ νά ἀποθηκεύσει ἀλλή ἐνέργεια, ή ἐνέργεια πού τοῦ παρέχομε θά καταναλώνεται ἀπλῶς γιά τήν παραγωγή θερμότητας καὶ ἀερίων.

'Η φόρτιση τοῦ συσσωρευτῆ μπορεῖ νά γίνεται καὶ ταχύτερα, μέ τή λεγόμενη **ταχεία φόρτιση**. Στήν ἀρχή αύτῆς τῆς φορτίσεως, τό ρεῦμα είναι 7 ώς 10 φορές μεγαλύτερο ἀπό τό κανονικό καὶ κατόπιν μειώνεται προοδευτικά, ὥστε αύξάνει ή τάση τοῦ συσσωρευτῆ. "Εται δέν ἐκλύονται πολλά ἀέρια κατά τή φόρτιση. "Ἐπειδή τά ἀέρια αύτά είναι ὀξυγόνο καὶ υδρογόνο, ἀπαιτεῖται καλός ἀερισμός τοῦ θαλάμου φορτίσεως γιά τήν ἀποφυγή τοῦ κινδύνου ἐκρήξεως.


'Επειδή κατά τή φόρτιση δημιουργεῖται ἄνοδος τῆς θερμοκρασίας, τό νερό τοῦ διαλύματος τοῦ ήλεκτρολύτη, ἐκτός ἀπό τίς ἀπώλειες, πού ὀφείλονται στό σχηματισμό τῶν ἀερίων, ύψισταται ἀπώλειες καὶ ἔχαιτας τής ἐξατμίσεως. Πρέπει λοιπόν κατά διαστήματα νά προσθέτεται στό συσσωρευτή ἀποσταγμένο νερό.

## 2. Λοιποί τύποι συσσωρευτῶν.

'Έκτός από τούς συσσωρευτές μολύβδου, χρησιμοποιοῦνται καὶ οἱ **συσσωρευτές χάλιβα** ἢ **ἀλκαλικοί συσσωρευτές** καὶ οἱ **συσσωρευτές ἀργύρου-ψευδαργύρου**.

Οι **ἀλκαλικοί συσσωρευτές** ἔχουν συνθετικές πλάκες, πού ἀποτελοῦνται ἀπό

σωλήνες επινικελωμένου χάλυβα, μέσα στούς όποιους τοποθετείται ένεργη μάζα άπό ύδροξείδιο του **νικελίου**: οι άρνητικές πλάκες τους είναι άπό έπινικελωμένο χάλυβα μέ μορφή διάτρητων δοχείων, μέσα στά όποια τοποθετούνται όξειδια του **σιδήρου** ή του **καδμίου** (σχ. 16.5ε). Ο ήλεκτρολύτης τών συσσωρευτών αύτών είναι διάλυμα **καυστικοῦ καλίου**, με πυκνότητα  $1,2 \text{ g/cm}^3$ , πού δέν μετέχει σχεδόν

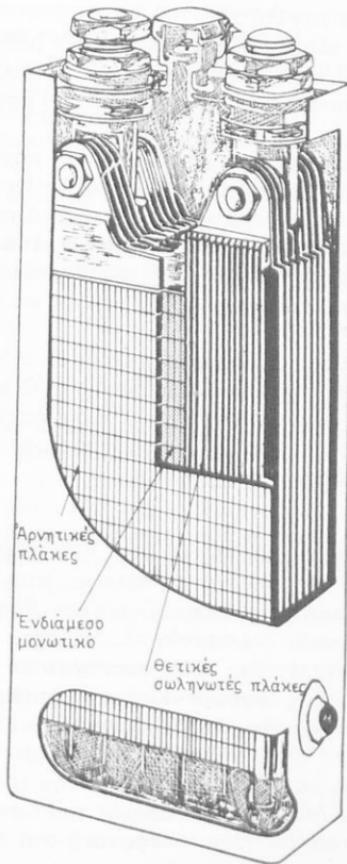

Σχ. 16.5ε.

'Άλκαλικός συσσωρευτής.

καθόλου στις χημικές άντιδράσεις τής φορτίσεως καί έκφορτίσεως: χρησιμεύει μόνο ώς άγγιγμο μέσο άναμεσα στά ήλεκτρολύτια. "Ετσι ή κατάσταση φορτίσεως τών συσσωρευτών αύτών δέν μπορεῖ νά διαπιστωθεῖ άπό τήν πυκνότητα του ήλεκτρολύτη, ή όποια δέν μεταβάλλεται σχεδόν καθόλου.

Οι άλκαλικοί συσσωρευτές σέ σύγκριση μέ τούς συσσωρευτές μολύβδου ξέχουν:

- α) Μέση τάση έν κενω (Η.Ε.Δ.) μόνο  $1,2 \text{ V}$ .

β) Έσωτερική άντισταση μεγαλύτερη.

γ) Μικρότερο βαθμό άποδόσεως.

δ) Ειδική χωρητικότητα σημαντικά μεγαλύτερη (περίπου 14 Ah/kg) σε σύγκριση με τούς συσσωρευτές μολύβδου (11 Ah/kg).

ε) Έλαττωση της Η.Ε.Δ., από τήν έναρξη της έκφορτίσεως μέχρι τό τέλος της, μεγαλύτερη (30%) σε σύγκριση με τούς συσσωρευτές μολύβδου (15%).

στ) Κόστος σημαντικά μεγαλύτερο.

Η σταθερότητα της τάσεως τών συσσωρευτών μολύβδου (μικρή έσωτερική άντισταση), ή μεγαλύτερη τάση κατά στοιχείο καί τό μικρό κόστος τους είναι οι βασικές αιτίες, γιά τίς όποιες οι συσσωρευτές αύτοί βρίσκουν τίς περισσότερες έφαρμογές.

Οι άλκαλικοί συσσωρευτές έχουν μεγαλύτερη μηχανική άντοχή, άπαιτούν μικρότερη επίβλεψη καί συντήρηση καί μποροῦν νά μείνουν άφορτιστοι έπι μῆνες, χωρίς καμιά ζημιά, ένω ή έκφορτισή τους μπορεί νά παραταθεί όσοδήποτε. Η χωρητικότητά τους δέν μεταβάλλεται με τόν τρόπο έκφορτίσεως.

Από τούς άλκαλικούς συσσωρευτές, οι συσσωρευτές νικελίου-καδμίου μποροῦν νά φορτιστούν με πολύ μικρή ένταση ρεύματος καί παρουσιάζουν μικρότερη άπωλεια τάσεως.

*Οι συσσωρευτές άργυρου-ψευδαργύρου* έχουν θετική ένεργη μάζα άπό όξειδιο τού άργυρου καί άρνητική μάζα άπό ψευδάργυρο. Ό ήλεκτρολύτης είναι άλας άμετάβλητο κατά τήν έκφορτισή ή φόρτιση. Ο συσσωρευτής αύτός έχει πολύ καλό βαθμό άποδόσεως καί είναι κατά πολύ έλαφρότερος άπό τούς συσσωρευτές μολύβδου γιά τήν ίδια παροχή ένέργειας.

### 3. Χρήσεις.

Οι συσσωρευτές χρησιμοποιοῦνται σέ δσες περιπτώσεις δέν είναι δυνατόν νά έχουμε παροχή ρεύματος άπό τό δίκτυο τής πόλεως. "Ετσι έχουμε τούς συσσωρευτές γιά τήν έκκινηση τών αυτοκινήτων (συσσωρευτές μολύβδου), τήν τροφοδότηση τών φώτων τους καθώς καί λοιπών ήλεκτρικών έξαρτημάτων τους, τούς συσσωρευτές γιά τήν έκκινηση μοτοσυκλετών, τούς συσσωρευτές έλξεως, γιά τήν κίνηση ήλεκτρικών αυτοκινήτων, τούς συσσωρευτές γιά τό βοηθητικό φωτισμό καί φωτισμό άσφαλειας θεάτρων, νοσοκομείων κλπ. Στούς συσσωρευτές αύτούς, οι συστοιχίες τους τοποθετούνται έτσι, ώστε νά φορτίζονται όταν δέν λειτουργοῦν καί νά άναλαμβάνουν αύτόματα, μέ ειδικό μεταγωγέα, τήν τροφοδότηση μέ ήλεκτρική ένέργεια, όταν σημειωθεί διακοπή τής παροχής τού δικτύου τής πόλεως. Επίσης συσσωρευτές χρησιμοποιοῦνται στήν τηλεφωνία ή στή σηματοδότηση (σέ άπομακρυσμένους σηματοδότες χρησιμοποιοῦνται συσσωρευτές μικρής συντηρήσεως, δηλαδή άλκαλικοί συσσωρευτές). "Έχουμε άκόμα τούς συσσωρευτές ήλεκτρικών ύποσταθμών, τούς ναυτικούς συσσωρευτές (πλοίων καί ύποβρυχίων), τούς συσσωρευτές εροπλάνων (συσσωρευτές μικροῦ βάρους, δηλαδή συσσωρευτές άργυρου-ψευδαργύρου) κ.ά.

#### 16.6 Έρωτήσεις.

- Τά ύγρα είναι καλοί ή κακοί άγωγοί τού ήλεκτρισμοῦ; Άναφέρετε παραδείγματα.
- Σέ ποιά άπό τά ύγρα γίνεται ήλεκτρόλυση μέ τή διέλευση τού ρεύματος;
- Σέ τί συνισταται τό φαινόμενο τής ήλεκτρολύσεως;

4. Κατά τήν ήλεκτρόλυση πώς όδεύει τό iόν **ύδρογόνου** ή **μετάλλου** σε σχέση πρός τήν κατεύθυνση τοῦ ρεύματος και πώς τό **όξυγόνο**;
  5. Πού όφειλεται ή άποσύνθεση τοῦ νεροῦ κατά τήν ήλεκτρόλυση;
  6. Ποιές είναι οι έφαρμογές τής ήλεκτρολύσεως;
  7. Τί κατορθώνομε μέ τή γαλβανοστεγία και πώς;
  8. Σέ τί αποβλέπει ή έφαρμογή τής άνοδώσεως τοῦ άλουμινίου;
  9. Πώς έξηγούνται οι ήλεκτρολυτικές διαβρώσεις;
  10. Τί καλείται ήλεκτρικό στοιχείο και ποῦ χρησιμοποιείται αύτό;
  11. Ποιά ή διαφορά Η.Ε.Δ. και τάσεως στούς πόλους ένός στοιχείου;
  12. Ποιές είναι οι μορφές μέ τίς όποιες κατασκευάζονται τά ήλεκτρικά στοιχεία; Πόση είναι ή Η.Ε.Δ. ένός στοιχείου φευδαργύρου-ανθρακα;
  13. Ποῦ χρησιμοποιούνται τά ξηρά στοιχεία;
  14. Τί είναι τά στοιχεία καυσίμου; Ποιά πλεονεκτήματα παρουσιάζουν σέ σύγκριση μέ τά λοιπά στοιχεία;
  15. Ποιά ή βασική διαφορά μεταξύ ήλεκτρικών στοιχείων και συσσωρευτῶν;
  16. 'Από τί άποτελούνται οι συσσωρευτές μολύβδου;
  17. Σέ ποιό φαινόμενο βασίζεται ή λειτουργία τῶν συσσωρευτῶν;
  18. Πώς μπορούμε νά διακρίνομε τίς θετικές άπό τίς άρνητικές πλάκες ένός φορτισμένου συσσωρευτή μολύβδου;
  19. Μέ ποιο τρόπο μπορούμε νά άναγνωρίζομε τό βαθμό φορτίσεως ένός συσσωρευτή μολύβδου;
  20. Πόσες ώρες μπορεί νά λειτουργήσει ένας συσσωρευτής μολύβδου 100 Ah μέ 10ωρη έκφροτη μέ σταθερή ένταση 10 A; Μέ σταθερή ένταση 20 A;
  21. 'Από τί κινδυνεύει ένας συσσωρευτής μολύβδου, ἀν τόν άφήσομε νά έκφορτιστεῖ τελείως. 'Υπάρχουν συσσωρευτές χωρίς αύτόν τόν κίνδυνο;
  22. Μεταξύ δύο συσσωρευτῶν τοῦ ίδιου τύπου και τής ίδιας χωρητικότητας, άπό τούς όποιους ο ένας έχει ειδική χωρητικότητα 9 Ah/kg και ο ἄλλος 11 Ah/kg, ποιός είναι ο καλύτερος;
  23. "Αν θέλομε νά χρησιμοποιήσομε συσσωρευτές, οι όποιοι θά παραμένουν ἐπί μεγάλα χρονικά διαστήματα ἀχρησιμοποίητοι, ποιού είδους συσσωρευτές θά διαλέξομε γιά νά έχομε τήν ἐλάχιστη δυνατή συντήρηση;
  24. "Αν ώς κριτήριο έκλογής τῶν συσσωρευτῶν έχομε τό βάρος, σέ ποιό είδος συσσωρευτῶν θά καταφύγομε;
-

## ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

#### ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

##### 17.1 Σταθμοί παραγωγῆς.

Γιά τήν παραγωγή τής ήλεκτρικής ένέργειας, τόσο οί έπιχειρήσεις κοινής ώφελείας δύσο και οι βιομηχανίες, πού τυχόν διαθέτουν δική τους παραγωγή, χρησιμοποιούν σύγχρονες γεννήτριες (παράγρ. 13.2). Οι γεννήτριες αύτές (έναλλα-κτήρες) κινοῦνται είτε από ύδροδυναμικές είτε από θερμικές κινητήριες μηχανές.

Οι μηχανές, ό λοιπός έξοπλισμός γιά τήν παραγωγή τής ήλεκτρικής ένέργειας και τό κτήριο, μέσα στό όποιο είναι έγκαταστημένα αύτά, άποτελούν τό **σταθμό παραγωγῆς**. Ανάλογα μέ τό είδος τής κινητήριας μηχανής διακρίνομε:

α) **Άτμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγῆς** (Α.Η.Σ.Π.), στούς όποίους σήμερα ως κινητήριες μηχανές χρησιμοποιούνται **άτμοστρόβιλοι**.

β) **Ντηζελοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγῆς** (Δ.Η.Σ.Π.), στούς όποίους ως κινητήριες μηχανές χρησιμοποιούνται πετρελαιομηχανές **Ντηζελ**.

γ) **'Υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγῆς** (Υ.Η.Σ.Π.), στούς όποίους χρησιμοποιούνται **ύδροστρόβιλοι**.

δ) **Πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγῆς**, στούς όποίους χρησιμοποιούνται **πυρηνικοί άντιδραστήρες**.


ε) **'Αεριοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγῆς**, στούς όποίους χρησιμοποιούνται **άεριοστρόβιλοι**.

Στούς **θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγῆς** (Θ.Η.Σ.Π.) ή άποθηκευμένη στά καύσιμα χημική ένέργεια μετατρέπεται σέ ήλεκτρική ένέργεια.

Στούς άτμοηλεκτρικούς σταθμούς ή παραγωγή ήλεκτρικής ένέργειας έπιτυχάχνεται μέ καύση τών καυσίμων και θέρμανση, άπο τήν έκλυσμενη θερμότητα, νερού μέσα σέ ειδικούς λέβητες δησού τό νερό άτμοποιεῖται. Άπο τό λέβητα τού σταθμού βγαίνει τελικά ύπερθερμος άτμος ύψηλής πιέσεως, ό όποιος κινεῖ τόν άτμοστρόβιλο· αύτός μέ τή σειρά του κινεῖ τόν έναλλακτήρα (σχ. 17.1a).

Στούς **Ντηζελοηλεκτρικούς σταθμούς** τό καύσιμο (πετρέλαιο) κινεῖ **ένα ντηζελοκινητήρα**, ό όποιος κινεῖ στή συνέχεια τόν έναλλακτήρα.

Στούς **πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς** παράγεται ατμός μέ τήν έκλυσμενη στόν πυρηνικό άντιδραστήρα θερμότητα.

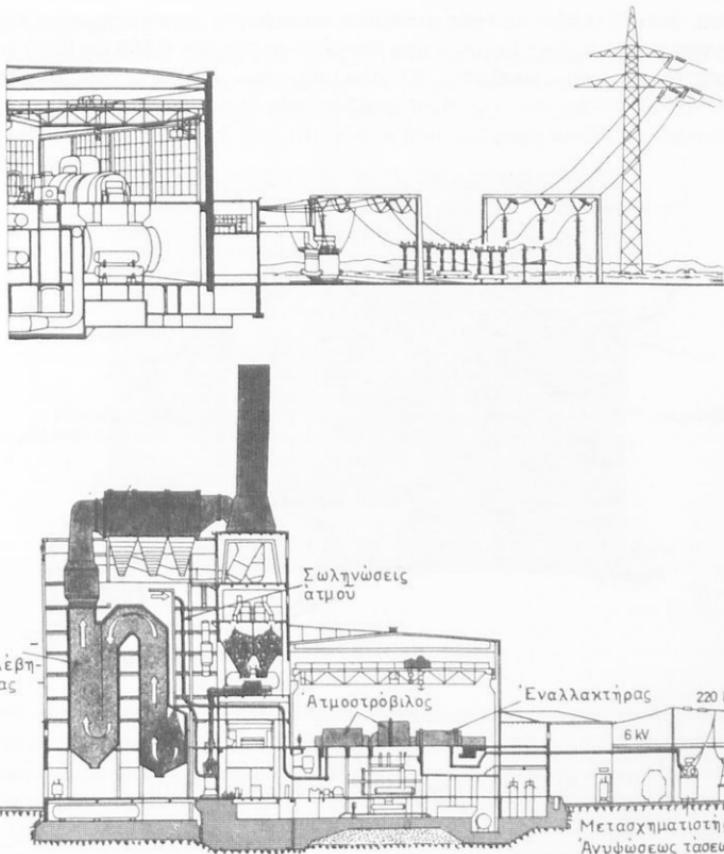

Σχ. 17.1α.

Άτμοηλεκτρικός σταθμός παραγωγής (ΑΗΣΠ).

Στούς ύδροηλεκτρικούς σταθμούς, ό ύδροστρόβιλος, πού κινεῖ τόν έναλλακτήρα, κινεῖται μέ νερό πού πέφτει άπο μεγάλο υψος (**ύδατόπτωση**) ή ρέει γενικά πρός κάποια κατεύθυνση (σχ. 17.1β).


Τά καύσιμα ένός θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής είναι **στερεά, ύγρα**, και σέ όρισμένες περιπτώσεις **άερια**.

#### **α) Στερεά καύσιμα.**

Στερεά καύσιμα είναι οι **γαιάνθρακες** (**όρυκτοι ανθρακες**), πού έξαγονται άπο τή γη μέ έξόρυξη. Οι γαιάνθρακες χαρακτηρίζονται άπο τή **θερμογόνο δύναμη**, δηλαδή άπο τή θερμότητα, πού μπορεί νά άποδσει, όταν καεί ποσότητα 1 kg γαιανθράκων. Η **θερμογόνος δύναμη** έκφραζεται σέ χιλιοθερμίδες (σύμβολο: kcal) άνα kg καυσίμου, δηλαδή σέ kcal/kg και άποτελεί ποιοτικό χαρακτηριστικό τών καυσίμων.

Ύπάρχουν πολλά είδη γαιάνθρακες (όπως είναι οι λιθάνθρακες, οι λιγνίτες, οι οι οπιτάνθρακες ή κώκ, πού προέρχονται άπο άποσταξη λιθανθράκων κλπ.). Από τά

είδη αύτά, στήν 'Ελλάδα γιά τους σταθμούς παραγωγῆς χρησιμοποιούμε ἕνα μόνο, τοὺς **λιγνίτες**. Οἱ λιγνίτες ἔχουν μικρή θερμογόνο δύναμη (2500 ὥς 6000 kcal/kg), ὅμως χρησιμοποιοῦνται, γιατί στήν 'Ελλάδα ὑπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα λιγνιτῶν, ὅπως είναι τοῦ Ἀλιβερίου, τῆς Πτολεμαΐδας, τῆς Μεγαλοπόλεως κ.ἄ. Οἱ λιγνίτες ἔξορύσσονται σε ειδικά ὄρυχεια, ἀπό στρώματα πού βρίσκονται σε μεγάλο βάθος

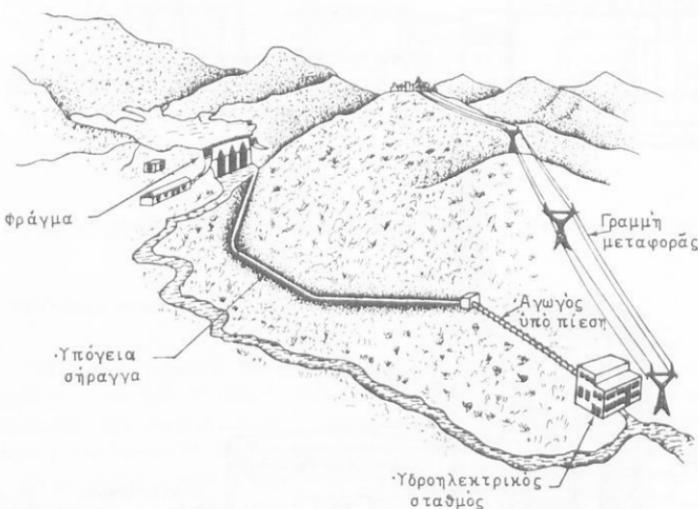

Σχ. 17.1β.  
'Υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγῆς (ΥΗΣΠ).

μέσα στή γῆ, με τη βοήθεια ύπόγειων στοῶν. Ὁρισμένα κοιτάσματα ὅμως βρισκούνται σχεδόν στήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους (ἐπιφανειακά κοιτάσματα) καί ἐπομένως ἡ ἔξόρυξη δέν ἀπαιτεῖ τήν κατασκευὴ πολυδάπανων ύπόγειων στοῶν, ὅπότε καί τό κόστος τοῦ λιγνίτη είναι πολύ μικρό. Κοιτάσματα ἐπιφανειακά στήν 'Ελλάδα ἔχομε στήν Πτολεμαΐδα, τή Μεγαλόπολη κλπ. (σχ. 17.1γ).

Οἱ λιγνίτες, μετά τήν ἔξόρυξη, ἄλλοτε σπάζονται καί τά τεμάχια πού δημιουργούνται καθαρίζονται καί ἀφήνονται νά στεγνώσουν στό ὑπαίθρο, γιά νά φύγει ἕνα μέρος ἀπό τήν ύγρασία τους, ἄλλοτε πάλι μετατρέπονται σε σκόνη (κονιοποιοῦνται), ξηραίνονται καί μετατρέπονται σε πλίνθους (**μπρικέττες**), γιά νά αὐξηθεῖ ἡ θερμογόνος δύναμη τοῦ καυσίμου.


'Ἀνάλογα μέ τό είδος τοῦ γαιάνθρακα πού χρησιμοποιοῦμε καί τό μέσο μέγεθος τῶν κομματιῶν του, χρησιμοποιοῦνται καί διάφοροι τύποι σχάρας στούς λέβητες τῶν σταθμῶν παραγωγῆς. Αὐτό γίνεται γιά νά ἀξιοποιεῖται κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο ἡ καύση τοῦ καυσίμου.

### β) Υγρά καύσιμα.

'Υγρά καύσιμα, πού χρησιμοποιοῦνται στούς σταθμούς παραγωγῆς, είναι τό **βαρύ πετρέλαιο** (μαζούτ) καί τό **πετρέλαιο Ντῆζελ**.

**γ) Άέρια καύσιμα.**

Τά καύσιμα αυτά είναι φυσικά ή τεχνητά άέρια με μεγάλη θερμογόνο δύναμη. Στούς έλληνικούς σταθμούς παραγωγής δέν χρησιμοποιούνται άέρια καύσιμα, γιατί δέν ύπαρχουν σέ επαρκείς ποσότητες στήν 'Ελλάδα.

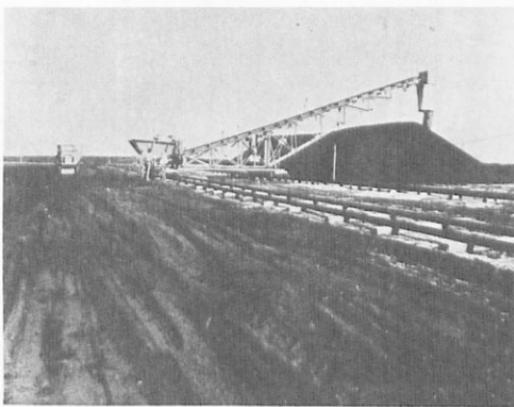



**Σχ. 17.1γ.**

'Επιφανειακή έξορυξη λιγνίτη.


Στήν περίπτωση τῶν άτμοηλεκτρικῶν σταθμῶν παραγωγῆς, τά καύσιμα διοχετεύονται στό λεγόμενο **θάλαμο καύσεως** τοῦ λέβητα όπου καίονται μέ κατάλληλη προσαγωγή άέρα· ἔτσι θερμαίνουν τό νερό, τό όποιο κυκλοφορεῖ μέσα σέ μιά σειρά αὐλῶν, πού είναι στερεωμένοι στίς έσωτερικές παρειές τοῦ θαλάμου καύσεως (σχ. 17.1δ). Τό νερό, καθώς θερμαίνεται, μετατρέπεται σέ άτμο μέ ύψηλή θερμοκρασία καὶ πίεση, ό όποιος δόηγεῖται μέ σωληνώσεις στήν εἰσοδο τοῦ άτμοστροβίλου (σήμερα χρησιμοποιούνται θερμοκρασίες άκομα καὶ  $600^{\circ}$  C καὶ πιέσεις 200 άτμοσφαιρῶν). 'Ο άτμος ἐκτονώνεται μέσα στόν άτμοστρόβιλο καὶ περιστρέφει μέ μεγάλη ταχύτητα (300 στρ./min) τό στροφεῖο του. 'Ο δξονας τοῦ άτμοστροβίλου είναι συζευγμένος μέ τόν δξονα τῆς ήλεκτρογεννήτριας (έναλλακτήρα) καὶ μέ τόν τρόπο αυτόν ἡ περιστροφή μεταδίδεται στό δρομέα τῆς γεννήτριας, ἡ όποια παράγει τήν ήλεκτρική ἑνέργεια.

'Ο άτμος μετά τήν ἑκτόνωσή του μέσα στό στρόβιλο, δόηγεῖται μέ πολὺ χαμηλή πίεση (μικρότερη ἀπό τήν άτμοσφαιρική) σέ έναλλάκτη θερμότητας, πού καλείται **ψυγείο** ή **συμπυκνωτής**. 'Έκει ψύχεται μέ τή βοήθεια ψυχροῦ νεροῦ, πού κυκλοφορεῖ σέ κατάλληλες σωληνώσεις. 'Ο άτμος καθώς ψύχεται, συμπυκνώνεται καὶ ἐπιστρέφει μέ μορφή νεροῦ στό λέβητα, γιά νά άκολουθήσει πάλι τόν ίδιο θερμικό κύκλο (σχ. 17.1ε).

Τό νερό ψύξεως, πού κυκλοφορεῖ στό ψυγείο, τό παίρνομε ἀπό γειτονικούς ποταμούς ή λίμνες η καὶ ἀπό τή θάλασσα. Στούς σταθμούς παραγωγῆς τοῦ Κερατσινίου καὶ τοῦ 'Αλιβερίου σάν νερό ψύξεως χρησιμοποιεῖται τό θαλασσινό, παρά τό γεγονός ὅτι παρουσιάζει μειονεκτήματα σέ σύγκριση μέ τό νερό τῶν ποταμῶν καὶ λιμνῶν, γιατί περιέχει ἄλατα πού φράσσουν τίς σωληνώσεις.

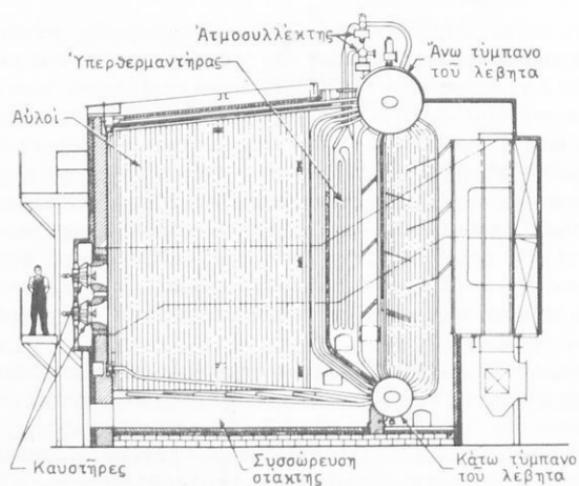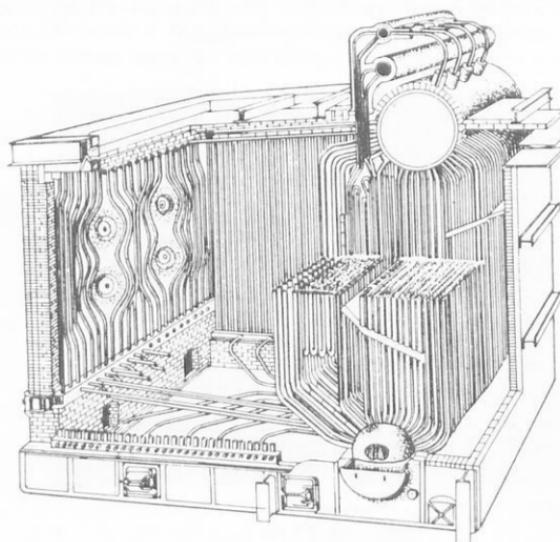


**Σχ. 17.1δ.**  
Λέβητας ΑΗΣΠ.

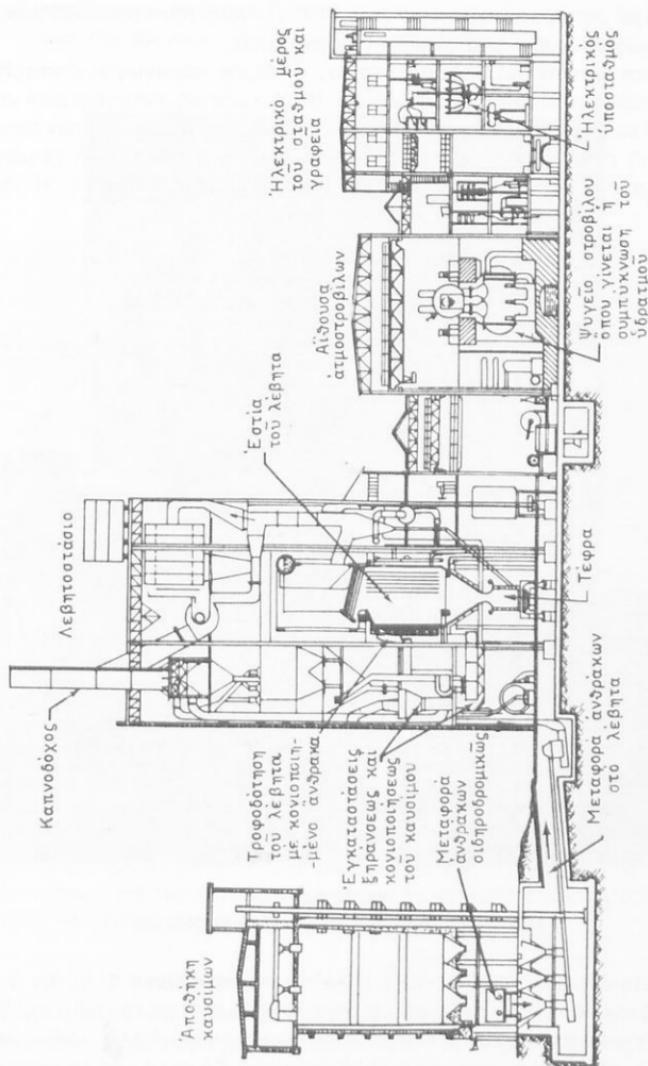

Σχ. 17.1ε.  
Τουμή ΑΗΣΠ

"Οταν κουτά στό σταθμό δέν ύπάρχει ποταμός, λίμνη ή έστω και θάλασσα, καταφεύγουμε σε κλειστό σύστημα κυκλοφορίας τού νερού φύξεως. Έκει τό νερό, μετά τήν έκτελεση τού προορισμοῦ του, όδηγείται σε ένα ύπαιθριο **ύδατόπυργο**, όπου καταιονίζεται από όρισμένο ύψος και φύχεται από τόν άέρα, πού κυκλοφορεῖ από τόν πύργο μέ φυσικό έλκυσμό (σχ. 17.1στ'). Άπο τόν πύργο φύξεως τό νερό έπιστρέφει ψυχρό πλέον στό φυγείο τού σταθμοῦ.


Γιά νά κατασκευαστεῖ ύδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής άπαιτείται, όπως ειδαμε, ή υπαρξη ποταμοῦ γιά νά μετατραπεῖ ή κινητική ένέργεια τών νερών πού κυλοῦν σε ήλεκτρική ένέργεια. Έπειδή όμως ή παροχή τού νερού τών ποταμών δέν είναι σταθερή σε δλη τή διάρκεια τού έτους (μεγάλη παροχή τό χειμώνα, μικρή παροχή τό καλοκαίρι), κατασκευάζεται μιά μεγάλη ύδατοδεξαμενή. Ή ύδατοδεξα-

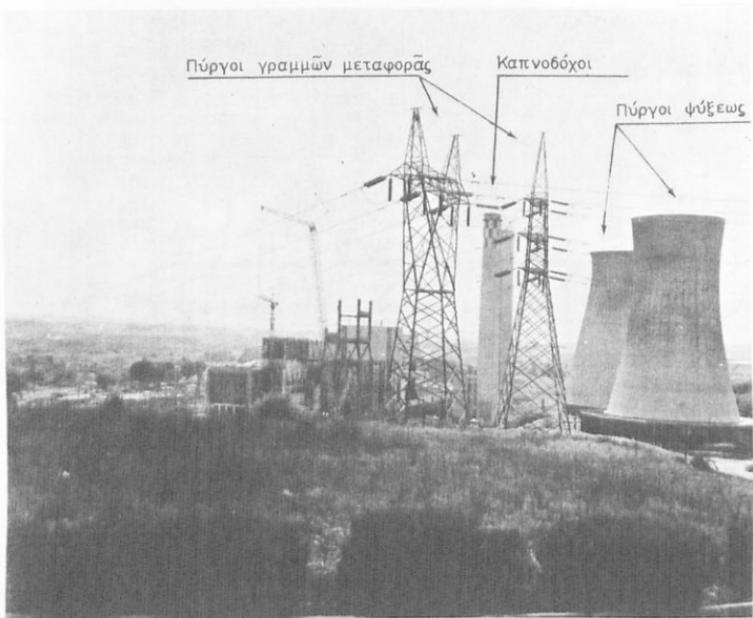

Σχ. 17.1στ.  
Μιά αποψη από τόν ΘΗΣΠ Μεγαλοπόλεως.

μενή αύτή, έπειδή είναι πολύ μεγάλη, καλείται **τεχνητή λίμνη**. Σ' αύτήν άποθηκεύεται τό νερό όταν παρέχεται ἄφθονο από τή φύση (ιδίως κατά τό χειμώνα). Ή τεχνητή λίμνη κατασκευάζεται σε μεγάλο ύψομετρο, ώστε τό νερό της, καθώς πέφτει από μεγάλο ύψος, νά αποκτά μεγάλη κινητική ένέργεια. Τό νερό από τήν τεχνητή λίμνη διοχετεύεται σε ύπογεια σήραγγα (τούνελ), πού έχει μικρή κλίση και μεγάλο μήκος (π.χ. 10 km). Στό τέρμα τής σήραγγας ύπάρχει σωλήνας μέ μεγάλη διάμετρο (2 ώς 5 m περίπου) και μέ πολύ μεγάλη κλίση (σχ. 17. 1ζ), όπου τό νερό αποκτά μεγάλη πίεση (**άγωγός ύπο πίεση**). Ο άγωγός ύπο πίεση είναι τοποθετημένος έπάνω στήν έπιφάνεια τού έδαφους και όδηγεί τέλος τό νερό, πού έχει αποκτήσει πλέον μεγάλη

ταχύτητα, στό έργοστάσιο, όπου ύπαρχει ό ύδροστρόβιλος. Τό νερό διέρχεται από τόν ύδροστρόβιλο, τόν περιστρέφει καί τελικά χύνεται πρός τά ξέω. Στό τέλος τής σήραγγας, πρίν άπό τόν άγωγό ύπό πίεση, ύπάρχει ένας πύργος έξιορροπήσεως. Στόν πύργο αύτόν είσερχεται τό νερό πού πέφτει καί άποφεύγεται έτσι ή δημιουργία μεγάλων καί άποτομών πιέσεων στόν άγωγό ύπό πίεση, όταν άνοιγουν ή κλείνουν οι εισοδοι (βάννες) τοῦ νεροῦ στό έργοστάσιο (σχ. 17.1η).

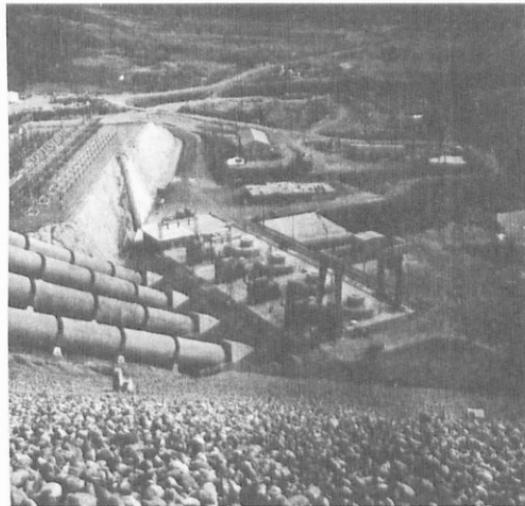

Σχ. 17.1ζ.

ΥΗΣΠ Καστρακίου. 'Αριστερά διακρίνονται οι άγωγοι ύπό πίεση.

## 17.2 Μεταφορά ρεύματος μέ ύψηλή τάση. 'Υποσταθμοί.


"Οπως γνωρίζομε (παράγρ. 6.2), ή ήλεκτρική ίσχυς δίνεται από τό γινόμενο τής ήλεκτρικής τάσεως ἐπί τήν ένταση τοῦ ρεύματος. Δηλαδή ἂν καλέσομε τήν ίσχύ  $N$ , ή ίσχύς αύτή θά είναι ίση πρός:

$$N = U \cdot I$$

ὅπου:  $U$  είναι ή τάση καί  $I$  είναι ένταση τοῦ ρεύματος.

"Αν από τό σταθμό παραγωγῆς παράγεται ίσχυς  $N$ , γιά νά μεταφερθεῖ ή ίσχυς αύτή στίς θέσεις τών καταναλώσεων, χρησιμοποιούνται **ήλεκτρικές γραμμές** (σχ. 17.2α), πού άποτελούνται από ήλεκτρικούς άγωγούς (σύρματα). Κατά μήκος τών ήλεκτρικών γραμμών, ή ροή τοῦ ρεύματος προκαλεῖ άπωλειες· οι άπωλειες αύτές οφείλονται στό φαινόμενο Τζούλ (παράγρ. 15.1) καί είναι ίσες πρός:


$$R \cdot I^2$$

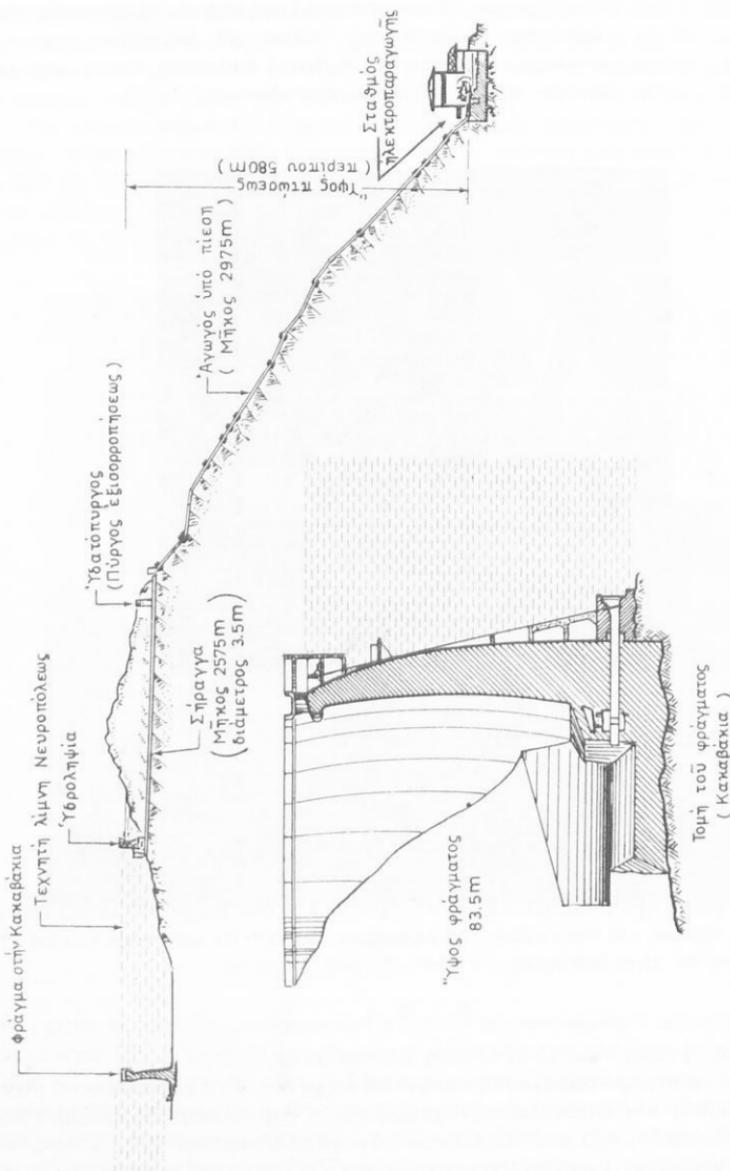

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

**Σχ. 17.1η.**  
ΥΗΣΠ Ταυρωπού (Μέγδοβας).

όπου: R είναι ή ήλεκτρική άντισταση, τήν όποια παρουσιάζουν οι άγωγοι της γραμμής (σχ. 17.2a)

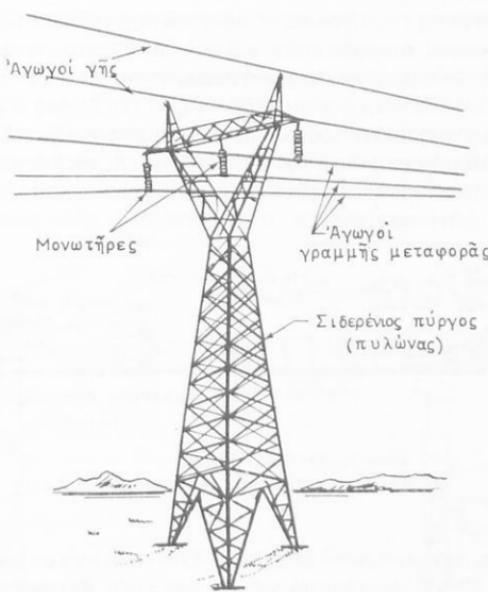

Σχ. 17.2a.  
Έναέρια ήλεκτρική γραμμή.


Γιά τήν έλαττωση τῶν ἀπωλειῶν αυτῶν θά πρέπει εἶτε νά χρησιμοποιηθοῦν άγωγοι μέ μεγάλη διατομή, ἐπομένως μέ μικρή άντισταση R (παράγρ. 4.3), εἶτε νά έλαττωθεῖ ή ἔνταση τοῦ ρεύματος I. Ἐπειδή ὅμως ή έλαττωση τῆς άντιστάσεως προϋποθέτει τήν ἐγκατάσταση άγωγῶν μέ μεγάλο πάχος, ή πρώτη λύση δικαιολογεῖται οἰκονομικά μόνο μέχρι ἔνα ὄρισμένο σημεῖο, γιατί δύο αὐξάνει ή διατομή, αὐξάνει καὶ τὸ κόστος τῶν άγωγῶν καὶ ἡ ἐγκατάστασή τους γίνεται πολὺ δαπανηρή. Καταφεύγομε λοιπόν στήν έλαττωση τοῦ ρεύματος, πράγμα πού μᾶς ἀναγκάζει γιά νά διατηρηθεῖ ή ήλεκτρική ισχύς σταθερή, νά αὔξησομε τήν τάση μέ τήν όποια μεταφέρεται ή ισχύς αύτή. Ή αὐξηση τῆς τάσεως ἐπιτυγχάνεται στό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα, ὅπως γνωρίζομε (παράγρ. 14.1), μέ τή βοήθεια μετασχηματιστῶν.

Μέ τήν αὐξηση τῆς τάσεως λοιπόν ή ἔνταση διατηρεῖται σέ τέτοιες τιμές, πού μᾶς ἐπιτρέπουν νά μεταφέρουμε τήν ήλεκτρική ἐνέργεια σέ πολύ μεγάλες ἀποστάσεις χωρίς μεγάλες ἀπώλειες ισχύος R . I<sup>2</sup> ἀλλά καὶ χωρίς μεγάλες πτώσεις τάσεως (παράγρ. 5.2).

Στό σταθμό παραγωγῆς ή τάση, πού παράγεται στούς άκροδέκτες τοῦ ἐναλλακτήρα, είναι 10 ὥς 20 kV.

Αμέσως μετά τόν έναντι λακτήρα, τό ρεύμα δόηγεται στό μετασχηματιστή που βρίσκεται πολύ κοντά, όπου πραγματοποιείται άνυψωση τής τάσεως σέ τιμη πού κυμαίνεται, άναλογα με τήν περίπτωση, μεταξύ 60 και 380 kV ή σέ άκομη μεγαλύτερη τιμή (ώς 750 kV).

Μετά τήν άνυψωση τής τάσεως, τό ρεύμα άνανχωρεί από τό σταθμό παραγωγής και με τίς ήλεκτρικές γραμμές, πού καλούνται ειδικότερα **γραμμές μεταφοράς**, μεταφέρεται στά διάφορα **κέντρα καταναλώσεως**, πού βρίσκονται σέ μεγάλες άποστάσεις. Έκει, σέ ειδικές έγκαταστάσεις (σχ. 17.2β) πού ο βασικός έξοπλισμός άποτελείται από μετασχηματιστές και καλούνται **ύποσταθμοί διανομής**, ή τάση τού ρεύματος ύποβιβάζεται (π.χ. από 150 kV σέ 20 kV). Αύτό γίνεται, γιατί βρισκόμαστε πιά πιό κοντά στούς καταναλωτές και οι άποστάσεις, τίς όποιες πρόκειται νά

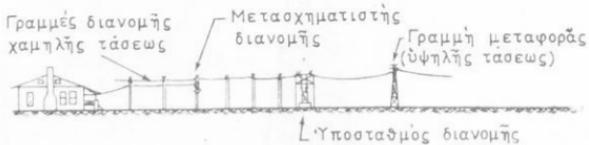

Σχ. 17.2β.  
Μεταφορά και διανομή ήλεκτρικής ένέργειας.

διανύει τό ρεύμα, δέν είναι πολύ μεγάλες. "Έτοι τό ρεύμα μέδ μικρότερη τάση (**μέση τάση**), από 3 ώς 30 kV, διανέμεται μέ δίς **γραμμές διανομής** μέσης τάσεως σέ διάφορες θέσεις, κοντά στούς καταναλωτές. Έκει μέ τή βοήθεια **μετασχηματιστών διανομής** ή τάση ύποβιβάζεται στήν τιμή τῶν 220/380 V, πού άποτελεί τή συνηθέστερη τιμή τῆς λεγόμενης **χαμηλής τάσεως** (σχ. 17.2β). Μέ τή χαμηλή τέλος τάση τῶν 220/380 V διανέμεται τό ρεύμα μέ δίς **γραμμές διανομής χαμηλής τάσεως** στούς διάφορους καταναλωτές γιά οικιακή, άγροτική, έμπορικη και βιοτεχνική χρήση (σχ. 17.2β). Στούς μεγάλους καταναλωτές, όπως είναι οι βιομηχανίες και ορισμένες μεγάλες πολυκατοικίες και συγκροτήματα γραφείων και καταστήματων, ή ήλεκτρική ένέργεια παρέχεται μέ μέση τάση και μετατρέπεται μέσα στό χώρο τῶν καταναλωτῶν σέ χαμηλή τάση γιά νά τροφοδοτήσει τίς διάφορες μηχανές και συσκευές καταναλώσεως.

Σέ όρισμένες πολύ μεγάλες βιομηχανίες, ή ήλεκτρική ένέργεια παρέχεται κατευθείαν μέ ύψηλή τάση και ύποβιβάζεται μέσα σ' αύτές σέ χαμηλότερες τάσεις.


Οι ήλεκτρικές γραμμές μεταφοράς (ύψηλής τάσεως) κατασκευάζονται κατά κανόνα έναεριες, ενώ οι γραμμές διανομής (μέσης και χαμηλής τάσεως) κατασκευάζονται άλλοτε έναεριες και άλλοτε **ύπόγειες**, όπότε χρησιμοποιούνται ειδικοί μονωμένοι άγωγοι, πού ονομάζονται **ύπόγεια καλώδια**. Έκτός από τίς έναεριες και ύπόγειεις ήλεκτρικές γραμμές, σέ όρισμένες περιπτώσεις, κατασκευάζονται και ύποβιβρύχιες γραμμές.

Οι άγωγοι τῶν έναεριων γραμμῶν στηρίζονται σέ μεταλλικούς, ξύλινους ή από όπλισμένο σκυρόδεμα φορείς (σχ. 17.3α, 17.3β), πού καλούνται **στύλοι** (ειδικότερα στήν ύψηλή τάση οι στύλοι είναι χαλύβδινες δικτυωτές κατασκευές πού καλούνται **πυλώνες**).

### 17.3 Διανομή


#### 1. Έναέρια δίκτυα.

Τά **έναέρια δίκτυα** διανομής άποτελούνται από έναέριες ήλεκτρικές γραμμές διανομής, που συνδέονται μεταξύ τους σε διάφορα σημεία με τέτοιο τρόπο, ώστε νά δημιουργούνται διάφοροι σχηματισμοί. Μιά έναέρια γραμμή άποτελείται βασικά από τούς ήλεκτρικούς άγωγούς (ένας για κάθε φάση και ένας ούδετερος), που στερεώνονται σε μιά σειρά από στύλους έπάνω σε ειδικά έξαρτήματα από μονωτικό ύλικό (συνήθως πορσελάνη), που καλούνται **μονωτήρες** (σχ. 17.3α). Περιλαμβάνει έπισης και άρισμένες άλλες συσκευές άναγκαίες γιά τήν έκτελεση τών άπαιτούμενων χειρισμών **διακοπής**, **ζεύξεως**, **μετασχηματισμού**, **προστασίας** κλπ., όπως είναι οι **διακόπτες**, οι **μετασχηματιστές**, τά **άλεξικέραυνα**

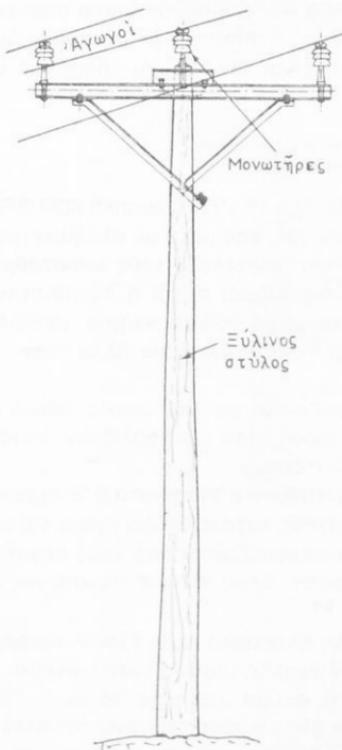

Σχ. 17.3α.

Έναέρια ήλεκτρική γραμμή διανομής.

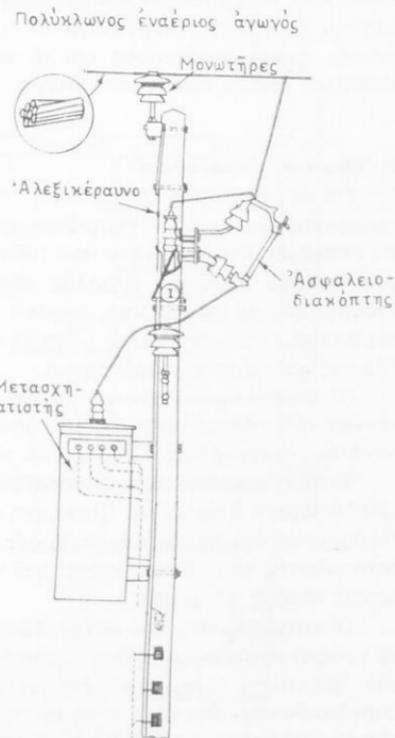

Σχ. 17.3β.

Έναέρια ήλεκτρική γραμμή διανομής.

κλπ. (σχ. 17.3β). Οι άγωγοί της έναέριας γραμμής είναι γυμνά σύρματα από χαλκό, από άλουμινιο ή από άλουμινιο και χάλυβα. "Αν ο άγωγός άποτελείται από ένα μόνο σύρμα, τόν όνομάζομε **μονόκλωνο**, αν άποτελείται από πολλά (με συστροφή), τόν όνομάζομε **πολύκλωνο** (σχ. 17.3β).

## 2. Ύπόγεια δίκτυα.

Τά **ύπόγεια** δίκτυα διανομής άποτελούνται από ύπόγειες ήλεκτρικές γραμμές, που συνδέονται μεταξύ τους σέ διάφορα σημεία. Οι άγωγοι τών ύπόγειων γραμμών είναι πολύκλωνοι και περιβάλλονται από κατάλληλη μόνωση, γύρω από την οποία ύπάρχει ειδικό περίβλημα για τη μηχανική προστασία. Οι μονωμένοι αύτοι πολύκλωνοι άγωγοι καλούνται **μονοπολικά ύπόγεια καλώδια**. Είναι δυνατόν περισσότεροι από ένας πολύκλωνοι μονωμένοι άγωγοι νά είναι πλεγμένοι μεταξύ τους και γύρω από όλους αύτούς νά ύπάρχει άλλη μόνωση, ένω έπάνω από την όμαδικη αύτή μόνωση τοποθετείται τό προστατευτικό περίβλημα. Στήν περίπτωση αυτή τό ύπόγειο καλώδιο καλείται **πολυπολικό** (π.χ. **Τριπολικό**, άν η γραμμή είναι τριφασική χωρίς ούδετερο κλπ.).

Τά ύπόγεια δίκτυα, παρά τό γεγονός ότι έχουν μεγαλύτερο κόστος κατασκευής από τά έναέρια δίκτυα, έγκαθίστανται στίς μεγάλες πόλεις γιά πολλούς λόγους, οι κυριότεροι από τούς όποιους είναι ή μεγαλύτερη άσφαλεια, την όποια παρέχουν από την ήλεκτροπληξία (παράγρ. 20.1) και τίς ζημιές, ή άπαίτηση μικρότερου χώρου γιά την έγκατάστασή τους και τό γεγονός ότι είναι άθεata και έπομένως από αισθητική αποψη είναι προτιμότερα.

## 3. Ιδιωτικοί ύποσταθμοί.


Γιά τή μετατροπή τής μέσης τάσεως (π.χ. 20 kV ή 15 kV) σέ χαμηλή (220/380 V) χρησιμοποιούνται, όπως γνωρίζομε, μετασχηματιστές, πού μαζύ μέ τά έξαρτηματα, τίς συσκευές και τά όργανα πού τούς συνοδεύουν, αποτελούν τούς **ύποσταθμούς τού δικτύου διανομής χαμηλής τάσεως**. Οι ύποσταθμοί αύτοι ή έγκαθίστανται έναέρια έπάνω σέ στύλους ή μέσα σέ κλειστό χώρο (ειδικά κτήρια, μεταλλικά περίπτερα, ιδιαίτερος χώρος μέσα σέ οικοδομές) ή άκομα ύπαθρια, άλλα έπανω στό έδαφος και μέσα σέ περίφραγμα.

Οι ύποσταθμοί κλειστού χώρου κατασκευάζονται πολλές φορές (ιδίως στό κέντρο τών πόλεων) σέ ειδικούς ύπόγειους χώρους, πού έξασφαλίζουν, κατά τό δυνατόν, στεγανότητα και άερισμό τών έγκαταστάσεων.

Έκτός ίμως από τούς ύποσταθμούς τού δικτύου πού έγκαθιστά ή 'Επιχείρηση που διανέμει και πωλεί τήν ήλεκτρική ένέργεια στούς καταναλωτές, έχομε και τούς λεγόμενους **ιδιωτικούς ύποσταθμούς**. Αύτοί κατασκευάζονται από τούς μεγάλους καταναλωτές (π.χ. βιομηχανίες) γιά τή μετατροπή, όπως είδαμε παραπάνω, τής μέσης τάσεως σέ χαμηλή.

Οι καταναλωτές, πού καταναλώνουν μεγάλη ήλεκτρική ίσχυ, έχουν συμφέρον νά τροφοδοτούνται μέ ρεύμα μέσης ή άκομα και υψηλής τάσεως, γιατί πωλείται από τήν ήλεκτρική έπιχειρηση φθηνότερο από τό ρεύμα χαμηλής τάσεως. "Ετοι, παραλαμβάνουν τήν ήλεκτρική ένέργεια από τό δίκτυο μέσης τάσεως τής ήλεκτρικής έπιχειρήσεως, ύποβιβάζουν τήν τάση της σέ δικούς τους ύποσταθμούς και τήν διανέμουν μέ δικό τους δίκτυο χαμηλής τάσεως στίς διάφορες θέσεις καταναλώσεως. Οι ιδιωτικοί ύποσταθμοί (σχ. 17.3γ) περιλαμβάνουν πάντοτε ένα τμῆμα, μέ ιδιαίτερη άσφαλισμένη είσοδο, όπου φτάνουν τά καλώδια μέσης τάσεως τής ήλεκτρικής 'Επιχειρήσεως και όπου γίνεται ή **μέτρηση** τής ήλεκτρικής ένέργειας, πού παρέχεται, μέ ειδικά όργανα (παράγρ. 18.2). Τό τμῆμα αύτο άνήκει στήν ήλεκτρική 'Επιχειρήση. "Όλα τά άλλα τμήματα τού ύποσταθμού, πού περιλαμβάνουν τόν ή τούς μετασχηματιστές, τά όργανα διακοπής, προστασίας και μετρήσεως

κλπ, άνήκουν στόν καταναλωτή, ό όποιος και φροντίζει γιά τη συντήρηση και γενικά γιά έπιβλεψη της λειτουργίας τοῦ ύποσταθμού. Ο ύποσταθμός, δημιουργείται στό σχήμα 17.3γ, χωρίζεται στό έσωτερικό του μέ μεταλλικά πλέγματα σέ διαμερίσματα,

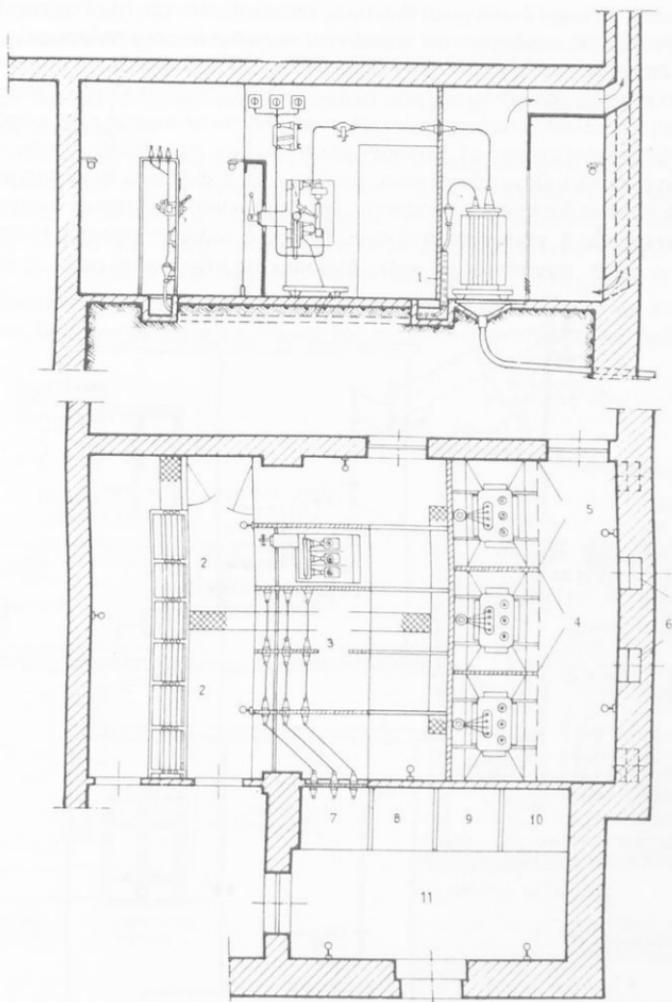



Σχ. 17.3γ. Ιδιωτικός ύποσταθμός.

1. Προστατευτικός σωλήν. 2. Πίνακες χαμηλής τάσεως. 3. Ζυγοί ύψηλής τάσεως. 4. Χώρος μετασχηματιστών. 5. "Εξοδος άέρος. 6. Είσοδος άέρος. 7. Κυψέλη όργανων. 8. Αύτόματος διακόπτης. 9, 10. Υπόγεια καλώδια. 11. Θάλαμος ύψηλής τάσεως της Έπιχειρήσεως ήλεκτρισμού.

πού καλούνται **κυψέλες**. Αύτές χρησιμεύουν γιά νά **διαχωρίζεται** ό εξοπλισμός χαμηλής τάσεως από τόν έξοπλισμό ύψηλής τάσεως, και ό μετασχηματιστής από τά άλλα τμήματα τοῦ ύποσταθμοῦ.

#### 4. Καλώδιο παροχετεύσεως, μέτρηση ένέργειας.

Η ήλεκτρική ένέργεια παρέχεται στούς διάφορους καταναλωτές με τη βοήθεια καλωδίων, πού διακλαδίζονται από τό έναέριο ή ύπόγειο δίκτυο χαμηλής τάσεως (ή άλλων τάσεων, έφόσον διαθέτεται ιδιωτικός ύποσταθμός) της ήλεκτρικής 'Επιχειρήσεως (σχ. 17.3δ). Τά καλώδια αυτά καλούνται **καλώδια παροχετεύσεως** και όδεύουν έναέρια ή ύπόγεια, άναλογα με τό αν διακλαδίζονται από έναέριο ή ύπόγειο δίκτυο, πρός τά κτήρια τών καταναλωτών πού πρόκειται νά τροφοδοτήσουν. Στό κτήριο τού καταναλωτή, τό καλώδιο παροχετεύσεως στερεώνεται σέ σημείο κοντά στήν είσοδο και ί ακολούθως εισέρχεται σέ ένα κιβώτιο πού είναι στερεωμένο στόν τοίχο. Τό κιβώτιο αύτό περιλαμβάνει άσφαλειες [παράγρ. 17.3 (5)], πού άντιστοιχούν μά σέ κάθε φάση, και ένα οργανό μετρήσεως της παρεχόμενης ήλεκτρικής ένέργειας, πού καλείται **μετρητής ή γνώμονας** (παράγρ. 18.2). Τό καλώδιο παροχετεύσεως, μέσα στό κιβώτιο αύτό, συνδέεται με τούς άκροδέκτες τών άσφαλειών οι άσφαλειες

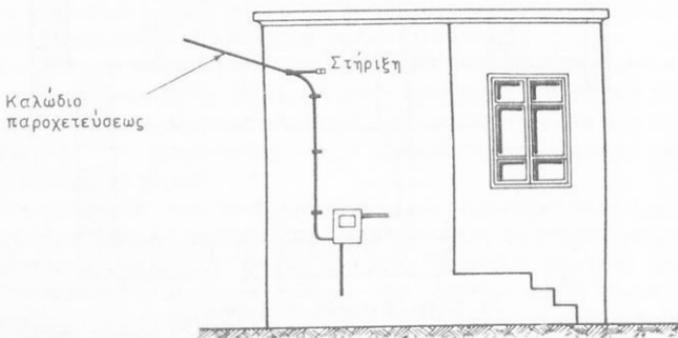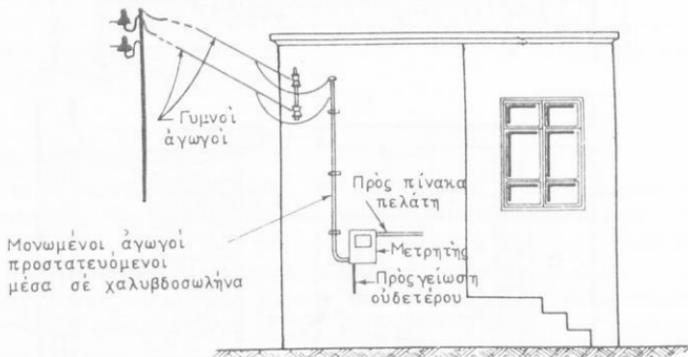

Σχ. 17.3δ.  
Ήλεκτρικές παροχετεύσεις.

συνδέονται με τό μετρητή της ένέργειας, από τον οποίο άναχωρει άλλο καλώδιο και πηγαίνει στό έσωτερικό τού κτηρίου. Στό μετρητή γίνεται ή μέτρηση της ήλεκτρικής ένέργειας, πού καταναλώνει ό καταναλωτής, γιά νά είναι δυνατή ή χρέωσή του άπο


τὴν ἡλεκτρικὴν Ἐπιχείρηση, πού πωλεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτὴν. Τὸ κιβώτιο τοῦ μετρητῆ σφραγίζεται ἀπό τὴν ἡλεκτρικὴν Ἐπιχείρηση, γιά νά μήν ύπάρχει δυνατότητα νά ἐπέμβει κανεὶς καὶ νά λάβει ρεῦμα ἀπό σημεῖο πού βρίσκεται πρὶν ἀπό τὸ μετρητὴ τῆς ἐνέργειας.

Στὸ σχῆμα 17.3δ φαίνονται δύο περιπτώσεις **παροχετεύσεων** χαμηλῆς τάσεως.

### 5. Πίνακες διανομῆς, διακόπτες, αὐτόματοι διακόπτες, ἀσφάλειες.

#### a) Πίνακες διανομῆς.

Τὸ καλώδιο πού ἔρχεται ἀπό τὸ μετρητὴ καταλήγει στὸ ἐσωτερικό τοῦ κτηρίου σε ἕνα πίνακα. Τὸν πίνακα αὐτὸν τὸν κατασκευάζουν παλαιότερα ἀπό μάρμαρο καὶ τὸν στερέωνται στὸν τοίχο. Σήμερα κατασκευάζεται ἐντοιχισμένος, ὥστε ἡ ἔξωτερη ἐπιφάνεια του νά ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς ἐπιφάνειας τοῦ τοίχου καὶ εἰναι, συνήθως, μεταλλικός ἢ ἀπό ἄκαυστο πλαστικό ύλικό. Ὁ πίνακας αὐτὸς καλεῖται **πίνακας διανομῆς** καὶ ἔχει ἐγκαταστημένα τὰ **ὅργανα προστασίας** καὶ ἐλέγχου τῆς ἐσωτερικῆς ἡλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ καταναλωτῆ. Τὰ καλώδια πού ἔρχονται

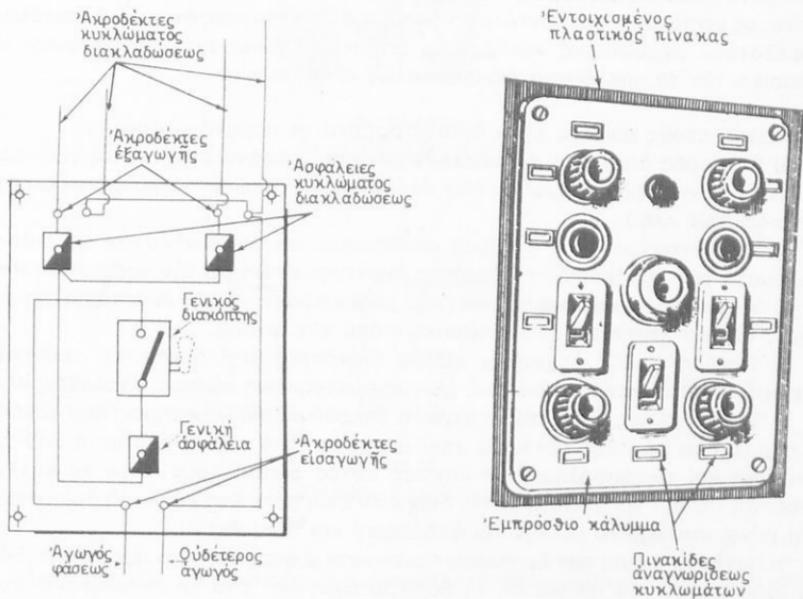

Σχ. 17.3ε.  
Πίνακας διανομῆς.

ἀπό τὸ μετρητὴ τῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας, ἀποτελοῦνται ἀπό τρεῖς **ἀγωγούς φάσεων**, ἀπό ἔναν **οὐδέτερο ἀγωγό** καὶ ἐνδεχομένως ἀπό ἔναν **ἀγωγό προστασίας** (παράγρ. 17.5), ἃν ἡ παροχὴ εἰναι τριφασική. "Αν ἡ παροχὴ εἰναι μονοφασική, ἀποτελοῦνται ἀπό ἔναν ἀγωγό φάσεως, ἀπό ἔναν οὐδέτερο καὶ ἐνδεχομένως ἀπό ἔναν ἀγωγό προστασίας.

Ο ἀγωγός ἡ οἱ ἀγωγοί φάσεων συνδέονται μέ τούς ἀκροδέκτες ἐνός διακόπτη (**γενικός διακόπτης**), ὅπως φαίνεται στὸ σχῆμα 17.3ε. Ο διακόπτης αὐτὸς διακόπτει,

ὅταν θέλομε, όλόκληρη τήν ήλεκτρική έγκατασταση τοῦ καταναλωτῆ. Ό γενικός διακόπτης συνδέεται μέ μία ἡ τρεῖς άσφάλειες (**γενικές άσφάλειες**), ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση.

Ἄπο τό γενικό πίνακα καί μάλιστα μετά τή γενική ἡ τίς γενικές άσφάλειες, ἀναχωροῦν διάφοροι ἀγωγοί. Αύτοί τροφοδοτοῦν εἴτε ἄλλους μερικότερους πίνακες, πού καλούνται **ύποπινάκες**, εἴτε κατευθείαν τά τοπικά **κυκλώματα διακλαδώσεως** τῆς ἐσωτερικῆς έγκαταστάσεως.

Τά κυκλώματα γιά οἰκιακούς καταναλωτές είναι σχεδόν πάντοτε μονοφασικά καί τροφοδοτοῦν τίς συσκευές φωτισμοῦ, τούς ρευματοδότες οἰκιακῆς χρήσεως καί τίς μεγάλες οἰκιακές συσκευές (ήλεκτρικό μαγειρεῖο, ήλεκτρικός θερμοσίφωνας κλπ.). Τά κυκλώματα διακλαδώσεως τῶν βιομηχανικῶν καί βιοτεχνικῶν ἐσωτερικῶν έγκαταστάσεων είναι τριφασικά καί τροφοδοτοῦν τριφασικές μηχανές καί συσκευές.

Μετά τό γενικό πίνακα είναι δυνατόν νά υπάρχουν ύποπινάκες, στούς όποιους συγκεντρώνονται τά διάφορα κυκλώματα κατά κατηγορίες, δηλαδή τά φωτιστικά κυκλώματα (**πίνακες φωτισμοῦ**) καί τά βιομηχανικά κυκλώματα (**πίνακες κινήσεως**). Οι πίνακες κινήσεως είναι πάντοτε τριφασικοί, ἐνώ οι πίνακες φωτισμοῦ, παρόλο ὅτι τροφοδοτοῦν μονοφασικά κυκλώματα, μπορεῖ νά είναι εἴτε μονοφασικοί εἴτε τριφασικοί (ἄν τά κυκλώματα διακλαδώσεως είναι πολλά).

'Επάνω στούς πίνακες είναι έγκαταστημένα τά παρακάτω ὅργανα:

α) Διάφορες διατάξεις **άκροδεκτών** (μπόρνες), ἐπάνω στίς όποιες γίνονται οι συνδέσεις τῶν διαφόρων ἀγωγῶν (π.χ. ἀγωγοί μετρητή-πίνακα, ἀγωγοί κυκλωμάτων διακλαδώσεως κλπ.).

β) **Διακόπτες** μέ τούς όποιους συνδέονται καί ἀποσυνδέονται τά διάφορα κυκλώματα τῆς ἐσωτερικῆς ήλεκτρικῆς έγκαταστάσεως μέ τήν τροφοδότηση.

γ) **Άσφαλειες** ἡ **μικροαυτόματοι**, πού χρησιμεύουν γιά τήν προστασία, ὅπως θά δοῦμε, τῶν κυκλωμάτων, πού ἀναχωροῦν ἀπό τόν πίνακα.


δ) Πολλές φορές όρισμένοι **εἰδικοί διακόπτες** (π.χ. διακόπτες ἔκκινήσεως κινητήρων) καί ὅργανα μετρήσεως (ὅργανα μετρήσεως τάσεως, ἐντάσεως κλπ.).

ε) 'Ενδεχομένως **ένδεικτικές λυχνίες**, δηλαδή μικροί λαμπτήρες, πού συνδέονται παράλληλα σέ κάθε κύκλωμα, πού ἀναχωρεῖ ἀπό τόν πίνακα μετά ἀπό τούς διακόπτες καί τίς άσφαλειες. Οι λυχνίες αὐτές φωτιστοῦν, ὅταν τό κύκλωμα συνδέεται μέ τήν τροφοδότηση καί δείχνουν ἔτοι πότε ἔνα κύκλωμα βρίσκεται σέ τάση (είναι συνδεμένο μέ τήν τροφοδότηση) καί πότε όχι.


'Η συνδεσμολογία τῶν διαφόρων ὄργάνων πού ἀναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται στό πίσω μέρος τοῦ πίνακα μέ τή βοήθεια ἀγωγῶν. "Ἔτοι οι ἀκροδέκτες, στούς όποιους καταλήγουν τά καλώδια, πού ἔρχονται ἀπό τό μετρητή, συνδέονται μέ τό γενικό διακόπτη. Ό γενικός διακόπτης συνδέεται μέ τή γενική ἡ τίς γενικές άσφαλειες (ὅταν ἡ τροφοδότηση είναι τριφασική). Οι γενικές άσφαλειες συνδέονται μέ τούς μερικούς διακόπτες, πού μπορεῖ νά υπάρχουν στά κυκλώματα διακλαδώσεως, ἡ ἀπευθείας μέ τίς μερικές άσφαλειες, πού τοποθετοῦνται πάντοτε σέ κάθε κύκλωμα διακλαδώσεως. Τέλος, οι μερικές άσφαλειες συνδέονται μέ ἀκροδέκτες, ἀπό τούς όποιους ἀναχωροῦν οἱ ἀγωγοί τῶν κυκλωμάτων διακλαδώσεως. Σέ ὅλες αὐτές τίς συνδέσεις, ὅπως είπαμε καί προηγουμένως, μετέχουν μόνο οἱ ἀγωγοί φάσεων, γιατί ὁ οὐδέτερος ἀγωγός (συνήθως) καί ὁ ἀγωγός προστασίας (πάντοτε), ἄν υπάρχει, δέν ἐπιτρέπεται νά διακόπτονται. Γιά νά γίνει αὐτό συνδέονται μόνο

στούς άκροδέκτες εισαγωγής και έξαγωγής από τόν πίνακα (σχ. 17.3ε).

Έκτός από τούς πίνακες πού γνωρίσαμε μέχρι τώρα ύπάρχει και άλλο είδος πινάκων. Σ' αύτούς τά διάφορα σχέδια δέν στηρίζονται πάνω σέ κοινή βάση, άλλα άποτελούνται από άνεξάρτητα σχέδια τοποθετημένα μέσα σέ κιβώτια άπό χυτοσίδηρο. Τά κιβώτια αύτά στερεώνονται στόν τοίχο, τό ένα κοντά στό άλλο, και συνδέονται μεταξύ τους μέ άγωγούς, πού είναι τοποθετημένοι μέσα σέ χαλυβδοσωλήνες (σχ. 17.3στ). Οι πίνακες τοῦ είδους αύτοῦ χρησιμοποιούνται στίς βιομηχανικές έγκαταστάσεις και καλούνται **χυτοσιδερένιοι στεγανοί πίνακες (χυτοσιδερένια διανομή)**.

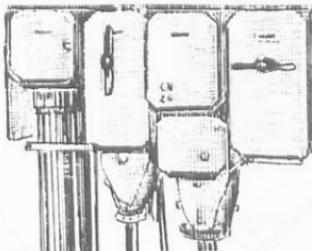

Σχ. 17.3στ.  
Χυτοσιδηρή διανομή.

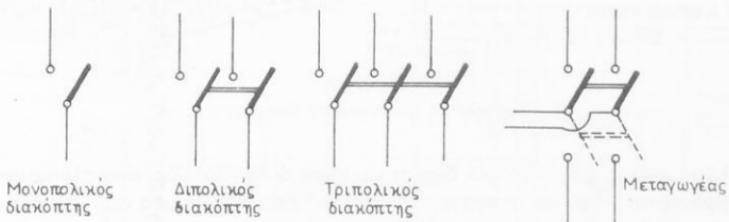

Σχ. 17.3ζ.  
Σύμβολα διακοπών.


### β) Διακόπτες.

"Όπως είδαμε, οι διακόπτες είναι σχέδια πού χρησιμεύουν για τή σύνδεση μέτιν τροφοδότηση και άποσύνδεση απ' αύτήν τών κυκλωμάτων, πού άναχωρούν από τούς πίνακες. Οι διακόπτες συμβολίζονται, δηλαδή δείχνει τό σχήμα 17.3ζ. "Αν συνδέουν και άποσυνδέουν δύο άγωγούς, καλούνται **μονοπολικοί διακόπτες**. "Αν δύμας συνδέουν και άποσυνδέουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα ζεύγη άγωγών, καλούνται **πολυπολικοί** (διπολικοί, τριπολικοί κλπ.). "Επίσης ύπαρχουν διακόπτες πού μπορούν νά συνδέουν έναν άγωγό μέ δύο άλλους άνεξάρτητους άγωγούς, πότε μέ τόν ένα και πότε μέ τόν άλλο, και καλούνται **διακόπτες δύο κατευθύνσεων (μεταγωγέις)**.

Οι συνηθέστεροι διακόπτες πίνακα είναι οι λεγόμενοι **μαχαιρωτοί διακόπτες** (σχ. 17.3η). Οι διακόπτες αύτοί άποτελούνται από μιά κινητή λεπίδα, ή όποια

μετακινεῖται μέ τη βοήθεια ένός μοχλοῦ καὶ εἰσέρχεται σέ μιά σχισμή, πού σχηματίζουν δύσ ἐλατηριατά ἐλάσματα. "Ετοι ἐπιτυγχάνεται ἡ σύνδεση (**ἀποκατάσταση**) τοῦ κυκλώματος. Σέ δρισμένους μαχαιρωτούς διακόπτες ἡ λεπίδα είναι ἀκίνητη καὶ κινοῦνται τά ἐλατηριατά ἐλάσματα.

'Η λεπίδα καὶ ἡ σχισμή, πού σχηματίζουν τά ἐλατηριατά ἐλάσματα καλοῦνται **ἐπαφές** (κινητή καὶ σταθερή ἐπαφή), γιατί μέ τὴν ἐπαφήν τους πραγματοποιεῖται ἡ ἀγώγιμη σύνδεση (ἀποκατάσταση τῆς συνέχειας) τοῦ κυκλώματος. Τά μεταλλικά μέρη ένός διακόπτη (ἐπαφές κλπ.). κλείνονται μέσα σέ μονωτικό περίβλημα γιά λόγους ἀσφάλειας καὶ ὁ μοχλός χειρισμοῦ, πού βρίσκεται ἔξω ἀπό τὸ περίβλημα αὐτό, είναι ἀπό μονωτικό υλικό. 'Ο διακόπτης αὐτός καλεῖται **διακόπτης τύπου Βάλτερ**.

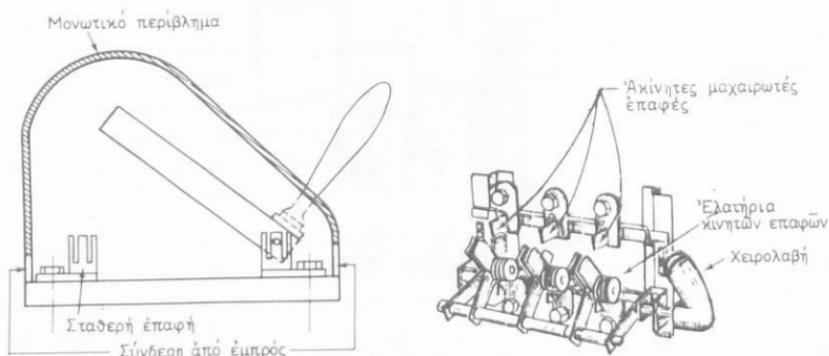


Σχ. 17.3η.  
Τριπολικός μαχαιρωτός διακόπτης.

"Άλλος τύπος μαχαιρωτοῦ διακόπτη είναι ὁ λεγόμενος **ἀσφαλειοδιακόπτης**. Αὐτός βρίσκεται μέσα σέ στεγανό κιβώτιο καὶ ἔχει ἀσφάλειες πού συνδέονται σέ σειρά μέ τίς ἐπαφές του. "Ετοι ὁ διακόπτης αὐτός ἀποτελεῖ συνδυασμό δύο ὄργανων, δηλαδή ένός διακόπτη καὶ μιᾶς ἀσφάλειας.



"Άλλος τύπος διακόπτη πίνακα είναι ὁ **περιστροφικός διακόπτης**. Αὐτός ἀνοίγει καὶ κλείνει δχι πιά μέ ἀνατρεπόμενο μοχλό (χειρολαβή) δηπως γίνεται στούς μαχαιρωτούς διακόπτες, ἀλλά μέ περιστρεφόμενη λαβή (σχ. 17.3θ). 'Ο συνηθέστερος περιστροφικός διακόπτης είναι ὁ διακόπτης **τύπου Πάκκο** (Pacco).

'Εκτός ἀπό τούς δύο αὐτούς τύπους διακοπτῶν (μαχαιρωτός καὶ περιστροφικός), τῶν ὅποιων ὁ χειρισμός γίνεται μέ τό χέρι, ύπάρχουν καὶ διακόπτες, τῶν ὅποιων ὁ χειρισμός πραγματοποιεῖται μέ τὴν πίεση δύο κουμπιῶν πού ἀντιστοιχοῦν ἔνα γιά τό ἀνοιγμα καὶ ἔνα γιά τό κλείσιμο τῶν ἐπαφῶν τοῦ διακόπτη. Οἱ διακόπτες αὐτοί χρησιμοποιοῦνται συνήθως στίς ἐγκαταστάσεις κινήσεως καὶ ὁ χειρισμός τους μπορεῖ νά γίνει καὶ **ἀπό ἀπόσταση**. Οἱ διακόπτες μέ κουμπιά λειτουργοῦν μέ τὴ βοήθεια συστήματος ήλεκτρομαγνήτη (ήλεκτρονόμου). Τό πηνίο τοῦ ηλεκτρονόμου, ὅταν διαρρέεται ἀπό ρεῦμα, ἔλκει τὸν ὄπλισμό του· ὁ ὄπλισμός καθὼς μετατοπίζεται κλείνει τίς ἐπαφές τοῦ διακόπτη καὶ τῇ **βοηθητική ἐπαφή** μέ τὴν ὅποια ὁ διακόπτης παραμένει στὴν κλειστή θέση (σχ. 17.3ι). "Οταν ὁ διακόπτης μέ

κουμπιά είναι άνοικτός, οι έπαφές του βρίσκονται στίς θέσεις πού δείχνει τό σχήμα 17.3ι (θέσεις ήρεμιας). "Αν πιέσουμε τό κουμπί I (Έντος), διέρχεται ρεῦμα άπό τό πηνίο τοῦ ήλεκτρομαγνήτη τοῦ όποιου ό πλισμός έλκεται καί κλείνει θώρας είπαμε, τόσο τίς **κύριες** έπαφές τοῦ διακόπτη θσο καί τή βοηθητική έπαφή." Οταν άφησαμε

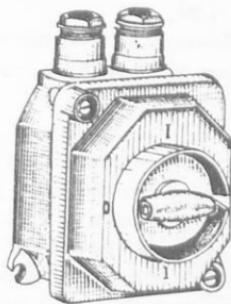

**Σχ. 17.30.**

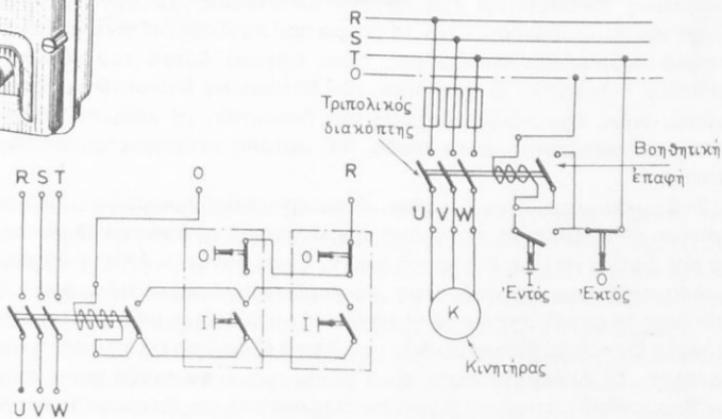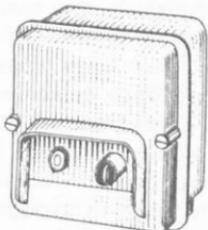

**Σχ. 17.3ι.**

το κουμπί Ι τό κύκλωμα τοῦ ἡλεκτρομαγνήτη δέν ἀνοίγει, χάρη στή βοηθητική ἐπαφή πού είναι κλειστή. "Ετσι ὁ διακόπτης παραμένει κλειστός. "Αν τώρα πιέσομε τό κουμπί Ο ('Εκτός), τό κύκλωμα τοῦ ἡλεκτρομαγνήτη ἀνοίγει καὶ ὁ ὀπλισμός του, πού τώρα είναι ἐλεύθερος, ἐπιστρέφει στή θέση ἡρεμίας τοῦ σχήματος 17.3ι' αὐτό πραγματοποιεῖται μέ τήν ἐπενέργεια μιᾶς ἐπανατακτικῆς δυνάμεως, ὅπως είναι ἡ δύναμη ἐνός ἔλατηρίου ή ἡ βαρύτητα.

Τό διαφορετικό πλεονέκτημα των ηλεκτρονόμων είναι η δυνατότητα που έχουν νά

στό κύκλωμα έλεγχου (κύκλωμα ήλεκτρομαγνήτη). Αύτό γίνεται, γιατί τό κύκλωμα τού έλεγχου κλείνει άπό όρισμένη διάταξη, ή όποια μεταβιβάζει τήν έντολή κλεισίματος τοῦ διακόπτη\*. Οι διακόπτες μέ ήλεκτρονόμο μπορούν έπισης νά έχουν μίαν ή καί περισσότερες διατάξεις μεταβιβάσεως τῆς έντολης (στήν περίπτωση μας αύτή έναι τά κουμπιά πιέσεως) σε όποιαδήποτε άπόσταση άπό τή μηχανή πού θέλομε νά διακόψουμε (σχ. 17.3ι).


Τέλος στούς πίνακες είναι δυνατόν νά έγκατασταθοῦν και ειδικοί διακόπτες, όπως είναι οι διακόπτες έκκινησεως τῶν κινητήρων, τούς όποίους περιγράψαμε στό Πέμπτο Μέρος.

### γ) Αύτόματοι διακόπτες.


Έκτός άπό τούς διακόπτες μέ κουμπιά, πού ειδαμε στήν προηγούμενη παράγραφο, ύπάρχουν καί διακόπτες τῶν όποίων ό χειρισμός μπορεῖ νά γίνει μέ κουμπιά άλλά καί αύτόματα, στήν περίπτωση πού θά συμβεί κάποια άνωμαλία στό κύκλωμα πού έλεγχουν. "Αν τό κύκλωμα τροφοδοτεῖ κατανάλωση καί συμβεῖ, άπό καταστροφή π.χ. τῆς μονώσεως τῶν άγωγῶν, νά έλθουν σε έπαφή οι άγωγοι τοῦ κυκλώματος, τό ρεύμα θά κυκλοφορήσει μόσα άπό τήν άντισταση τῶν τροφοδοτικῶν άγωγῶν (σχ. 17.3ια), ή όποια, δημιούργησε (παράγρ. 5.2), είναι πολύ μικρή (**βραχυκύκλωμα**). "Ετοι ή ένταση τοῦ ρεύματος θά είναι πολύ μεγάλη καί ύπάρχει μεγάλος κίνδυνος νά καταστραφοῦν οι άγωγοι καί οι συσκευές, πού είναι συνδεμένες πρίν άπό τή θέση τοῦ βραχυκυκλώματος, ή νά δημιουργηθοῦν πυρκαϊές κλπ. Γιά νά άποφύγουμε λοιπόν τούς κινδύνους αύτούς, στήν άρχη κάθε κυκλώματος τοποθετείται ένα δργανο προστασίας. Τό δργανο αύτό διακόπτει άμέσως τήν τροφοδότηση, όταν τό ρεύμα πού κυκλοφορεῖ γίνει μεγαλύτερο άπό τό κανονικό ρεύμα τοῦ κυκλώματος. "Ενα δργανο αύτοῦ τοῦ είδους είναι καί ο αύτόματος διακόπτης. Ό χειρισμός τῶν αύτόματων διακοπτῶν μπορεῖ νά γίνει μέ κουμπιά, όπως καί στήν περίπτωση τῶν διακοπτῶν μεγαλύτερου άπό τό κανονικό.

Στά κυκλώματα είναι δυνατόν νά παρατηρηθοῦν μικρές σχετικά αύξησεις τῆς έντασεως τοῦ ρεύματος πάνω άπό τήν κανονική, οι όποιες καλοῦνται **ύπερφορτίσεις** καί οφείλονται σέ διάφορες αιτίες. Είναι δυνατόν έπισης νά παρατηρηθοῦν μεγάλες αύξησεις τοῦ ρεύματος, σέ περίπτωση βραχυκυκλώματων. Στήν πρώτη περίπτωση τό μεγαλύτερο άπό τό κανονικό αύτό ρεύμα, μέ τή διέλευσή του άπό τόν αύτόματο διακόπτη, θερμαίνει δύο μεταλλικά έλάσματα μέ διαφορετικό συντελεστή διαστολής. Τά έλάσματα αύτά είναι συγκολλημένα μεταξύ τους καί κάμπτονται, όταν θερμανθοῦν, έπειδή ύφιστανται διαφορετική έπιμήκυνση (διαστολή) τό ένα σέ σχέση μέ τό άλλο. Μέ τήν κάμψη τής διμεταλλικής αύτής διατάξεως, πού καλείται **θερμικό στοιχείο** τού αύτόματου διακόπτη, άνοιγουν δύο έπαφές του (σχ. 17.3ιβ) καί τό κύκλωμα διακόπτεται. Τό θερμικό στοιχείο χρησιμεύει γιά τό άνοιγμα τοῦ διακόπτη σέ περίπτωση ύπερφορτίσεως. Στή δεύτερη περίπτωση, τοῦ βραχυκυκλώματος, όπου τό ρεύμα είναι μεγαλύτερο άπό τό κανονικό, ο αύτόματος διακόπτης

\* Στήν περίπτωση αύτή ή έντολή κλεισίματος τοῦ διακόπτη δίνεται άπό τό χειριστή καί μεταβιβάζεται άπό τό κουμπιά πιέσεως. Σέ άλλες περιπτώσεις ή έντολή κλεισίματος τοῦ διακόπτη δίνεται αύτόματα, άπό τή μεταβολή ένός φυσικοῦ μεγέθους (π.χ. τής έντασεως ρεύματος), όταν ή μεταβολή αύτή ύπερβει μιά προκαθορισμένη τιμή, καί μεταβιβάζεται π.χ. άπό τό ίδιο τό φυσικό μέγεθος.

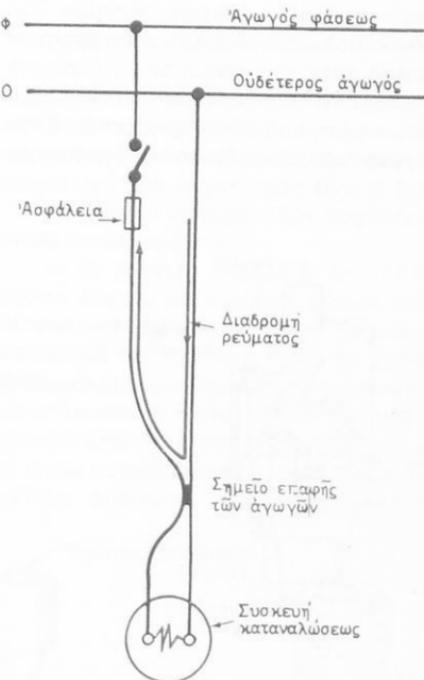

Σχ. 17.3ια.  
Βραχυκύλωμα.

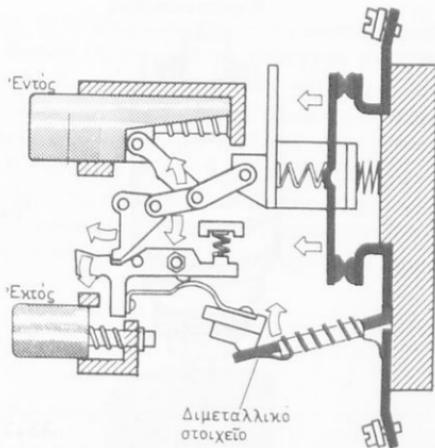

Σχ. 17.3ιβ.  
Αύτόματος διακόπτης.

άνοιγει το κύκλωμα σχεδόν άκαρια μέ τή βοήθεια **μαγνητικοῦ στοιχείου**, πού λειτουργεῖ πολύ ταχύτερα από τό θερμικό. Τό ρεῦμα τοῦ κυκλώματος διέρχεται από τό πηνίο ένός ήλεκτρομαγνήτη, πού βρίσκεται μέσα στό διακόπτη. "Όταν λοιπόν συμβεῖ βραχυκύλωμα, ή ένταση τοῦ ρεύματος θά γίνει πολύ μεγάλη. Ό ήλεκτρομαγνήτης τότε έλκει έναν οπλισμό καί μέ τόν τρόπο αύτὸν άνοιγουν δύο έπαφές, πού έχουν ώς άποτέλεσμα τό άνοιγμα τοῦ κυκλώματος. "Όταν ό αύτόματος διακόπτης άνοιξε ένα κύκλωμα αύτό παραμένει, συνήθως, άνοικτό καί μετά τήν αποκατάσταση τής βλάβης, ή όποια προκάλεσε τήν αύξηση τής έντασεως, χάρη σέ ένα μηχανισμό μανδαλώσεως τοῦ διακόπτη στήν άνοικτή θέση. "Ετοι, γιά νά κλείσει πάλι τό κύκλωμα, άπαιτείται ή πίεση ένός κουμπιού πού έπαναφέρει τό διακόπτη (**έπανόπλιση**) σέ κατάσταση λειτουργίας.


Οι αύτόματοι διακόπτες διαιροῦνται στούς **αύτόματους έλαιους**, στούς όποίους οί έπαφές διακόπτονται μέσα σέ μονωτικό λάδι, καί στούς **αύτόματους** άέρα, στούς όποίους οί έπαφές άνοιγουν στόν άέρα.

"Ενα είδος **μικροσυτόματου** διακόπτη άέρα είναι ό λεγόμενος **πωματοσυτόματος** (σχ. 17.3ιγ). Ό διακόπτης αύτός έχει κοντά στή βάση του σπείρωμα μέ τό όποιο βιδώνεται έπάνω στόν πίνακα μέσα σέ ειδική ύποδοχή καί στήν κορυφή του έχει δύο κουμπιά χειρισμού. Από αύτά τό ένα έκτινάσσεται πρός τά έξω, όταν λειτουργήσει ο διακόπτης καί διακόψει τό κύκλωμα. Γιά νά έπανοπλισθεί ό διακόπτης πρέπει νά

πιεσθεί τό κουμπί πού έχει έκτιναχθεί.

Υπάρχουν και άλλα είδη αύτόματων διακοπών, πού άνοιγουν αύτόματα τό κύκλωμα, όταν παρουσιασθεί κάποια άνωμαλία, όπως π.χ. είναι:

— Οι αύτόματοι έλλειψης τάσεως, οι οποίοι άνοιγουν αύτόματα τό κύκλωμα, όταν ή τάση τοῦ ρεύματος κατέβει κάτω άπό όρισμένη τιμή. Αύτοί χρησιμοποιούνται στά κυκλώματα κινητήρων, οι οποίοι, όπως γνωρίζομε, είναι δυνατόν νά καταστραφούν, όταν ή τάση μειωθεί πολύ.

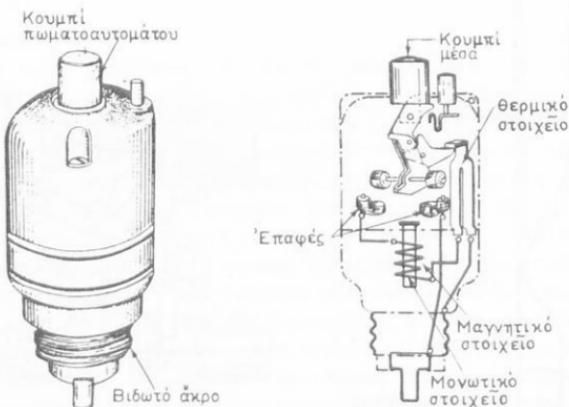

Σχ. 17.3γ.  
Πωματοαυτόματος.

— Οι διακόπτες μέ κουμπιά [παράγρ. 17.3 (5.β)], προστατεύουν τό κύκλωμα άπό έλλειψη τάσεως, γιατί, όταν ή τάση μειωθεί πολύ, πραγματοποιείται αύτόματα διακοπή τοῦ κυκλώματος.

— Οι αύτόματοι υπερτάσεως, πού διακόπτουν τό κύκλωμα όταν ή τάση φθάσει σέ τιμή μεγαλύτερη άπό τήν κανονική.

Έκτός άπό τούς αύτόματους διακόπτες προστασίας έχομε και αύτόματους διακόπτες ρυθμίσεως, οι οποίοι άνοιγουν τό κύκλωμα αύτόματα κάτω άπό όρισμένες συνθήκες, τίς οποίες καθορίζομε άπό πρίν. Διακόπτες τοῦ είδους αύτού είναι π.χ. οι χρονοδιακόπτες, οι οποίοι περιλαμβάνουν ώρολογιακό μηχανισμό και άνοιγουν ή κλείνουν τό κύκλωμα σέ όρισμένη χρονική στιγμή, άφού ρυθμισθούν κατάλληλα.

### δ) Άσφαλειες.


“Οπως είδαμε στήν προηγούμενη παράγραφο 17.3(5.γ), στήν άρχη κάθε κυκλώματος τοποθετείται ένα δργανό προστασίας. Οργανα προστασίας, έκτός άπό τούς αύτόματους διακόπτες, είναι και οι **άσφαλειες τηκτών**.

Οι άσφαλειες τοποθετούνται στούς πίνακες διανομής και στήν άρχη κάθε κυκλώματος και μάλιστα **σέ σειρά** πρός τόν ή τούς άγωγούς φάσεων έτσι, ώστε νά διέρχεται μέσα άπ' αύτούς όλόκληρο τό ρεύμα τοῦ κυκλώματος. Στήν περίπτωση βραχυκυκλώματος, άπό τό όποιο κυρίως οι άσφαλειες προστατεύουν τίς ηλεκτρικές έγκαταστάσεις, τό μεγάλο ρεύμα προκαλεί τήν τήξη λεπτοῦ, εύτηκτου συρματιδίου.

πού καλείται **τηκτό** και βρίσκεται μέσα στήν άσφαλεια· μέ τόν τρόπο αύτό διακόπτεται ή συνέχεια τοῦ κυκλώματος. Ή άσφαλεια χαρακτηρίζεται από τήν **όνομαστική της τάση** και από τήν **όνομαστική της ένταση**, δηλαδή από τήν ένταση τοῦ ρεύματος πού μπορεῖ νά διέρχεται συνεχῶς μέσα απ' αύτήν, χωρίς νά τήκεται τό τηκτό της. Κάθε ένταση μεγαλύτερη από τήν ένταση της προκαλεῖ τήν τήξη τοῦ τηκτοῦ τῆς άσφαλειας και έπομένως τή διακοπή τοῦ κυκλώματος σέ χρόνο τόσο μικρότερο, δσο μεγαλύτερη είναι ή ένταση αυτή.

“Υπάρχουν πολλῶν ειδῶν άσφαλειες γιά τά διάφορα είδη έγκαταστάσεων στά όποια τοποθετοῦνται:

— Οι **βιδωτές** άσφαλειες (σχ. 17.3ιδ), οι όποιες αποτελοῦν τή συνηθέστερη μορφή άσφαλειας χαμηλής τάσεως και αποτελοῦνται από τό **φυσίγγιο**, τή **βάση** (**άσφαλειοθήκη**) και τό **πῶμα**. Τό φυσίγγιο είναι από πορσελάνη και φέρει στό έσωτερικό του τό τηκτό νήμα τῆς άσφαλειας. Στό ένα άκρο τοῦ νήματος ύπάρχει **ένδεικτικό** (μικρός δίσκος), τό όποιο παύει νά συγκρατείται στή θέση του καί πέφτει μόλις λειώσει τό τηκτό και έτσι δείχνει οτι ή άσφαλεια **κάκη**. Ή βάση τῆς άσφαλειας στερεώνεται στόν πίνακα διανομῆς και έπάνω της βιδώνει τό πῶμα τῆς άσφαλειας, τό όποιο συγκρατεῖ τό φυσίγγιο. Γιά νά χρησιμοποιείται ή ίδια βάση γιά περισσότερα μεγέθη φυσιγγίων (μέ διαφορετικές άσφαλειες), έπάνω στή βάση

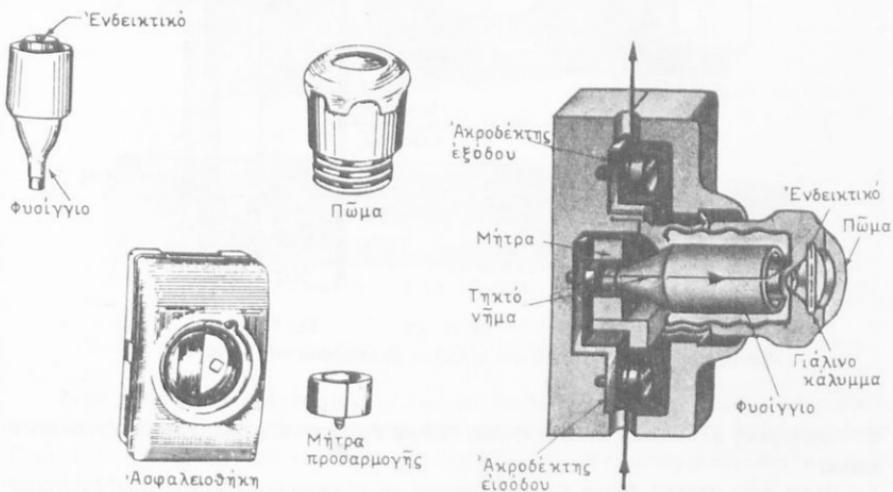

Σχ. 17.3ιδ.

Άσφαλεια.


στερεώνεται γιά κάθε μέγεθος μιά **μήτρα** προσαρμογῆς. Στίς βάσεις τῶν άσφαλειῶν βιδώνονται και οι **πωματοσαυτόματοι διακόπτες** [παράγρ. 17.3 (5.γ)].

— Οι **μαχαιρωτές** άσφαλειες (σχ. 17.3ιε), οι όποιες χρησιμοποιούνται σέ έγκαταστάσεις μεγάλων έντάσεων ρεύματος. Αποτελούνται από ένα κεντρικό σῶμα, στό έσωτερικό τοῦ όποιου είναι τοποθετημένο τό **τηκτό**, και από δύο λεπίδες, πού χρησιμεύουν γιά τή στερέωσή της σέ μια βάση κατάλληλα διαμορφωμένη κατά τόν τρόπο πού κλείνουν οι έπαφές τῶν μαχαιρωτῶν διακοπτῶν. Γιά τό χειρισμό τῶν άσφαλειῶν αυτῶν, οταν ή έγκατάσταση βρίσκεται σέ λειτουργία και γιά τήν

προστασία τοῦ χειριστῆ, χρησιμοποιούμε μονωτικές λαβίδες ή τή μονωτική λαβή (σχ. 17.3ιε), πού καμιά φορά είναι ἐνσωματωμένη στήν άσφαλεια.


— Οι **κυλινδρικές άσφαλειες** (σχ. 17.3ιστ), οί οποίες χρησιμοποιούνται σέ έγκαταστάσεις ύψηλής τάσεως καί ἀποτελούνται ἀπό μονωτικό κύλινδρο, στό έσωτερικό τοῦ ὅποιου τοποθετεῖται τό τητκό.

Οι άσφαλειες ἐκλέγονται ἔτοι, ὥστε ἡ ὄνομαστική τους ἔνταση νά ἀντιστοιχεῖ στήν ἔνταση πού μπορεῖ νά διέρχεται συνεχῶς ἀπό τούς ἀγωγούς τοῦ κυκλώματος, χωρίς νά ύπαρχει κίνδυνος ύπερθερμάνσεως· ἡ ἔνταση αὐτή ἔχειται ἀπό τή διατομή τῶν ἀγωγῶν.

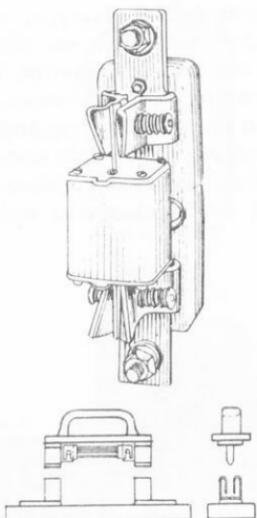

Σχ. 17.3ιε.

Μαχαιρωτή άσφαλεια.

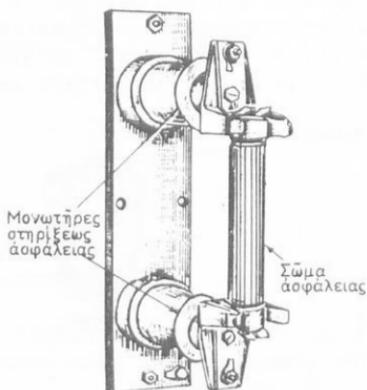

Σχ. 17.3ιστ.

Κυλινδρική άσφαλεια.


#### 6. Έσωτερική ήλεκτρική έγκατασταση. 'Υλικά έσωτερικῶν ήλεκτρικῶν έγκαταστάσεων.

Από τόν πίνακα διανομῆς ἀναχωροῦν οἱ ήλεκτρικοί ἀγωγοί τῶν διαφόρων κυκλωμάτων διακλαδώσεως· οἱ ἀγωγοί αύτοί εἶτε ἔχουν τή μορφή μονωμένων συρμάτων μέσα σέ **ήλεκτρικούς σωλήνες** εἴτε τή μορφή καλωδίων, πού ἐγκαθίστανται **χωνευτά** ή **όρατά** κατά μήκος τῶν τοίχων καί όροφῶν ή ἀκόμα, κάτω ἀπό τό δάπεδο. Οἱ ἀγωγοί αύτοί καταλήγουν σέ διάφορα σημεῖα ρευματοληψίας, ἀπό οὓς τροφοδοτοῦνται οἱ διάφορες ήλεκτρικές καταναλώσεις (ήλεκτρικές συσκευές η μηχανές). Ό πίνακας διανομῆς καί οἱ ήλεκτρικοί ἀγωγοί, μαζύ μέ τά διάφορα ἔχαρτήματα, πού ἀπαιτοῦνται γιά τή λειτουργία τῆς έγκαταστάσεως, ἀποτελοῦν τή λεγόμενη **έσωτερική ήλεκτρική έγκατασταση**.

Τά βασικά ύλικά τῆς έσωτερικῆς ήλεκτρικῆς έγκαταστάσεως είναι:

1) Οἱ **ήλεκτρικοί ἀγωγοί** τῶν κυκλωμάτων διακλαδώσεως (σχ. 17.3ιζ). Είναι συνήθως μονωμένα σύρματα ή καλώδια πού ἀποτελοῦνται ἀπό περισσότερα ἀπό

ένα μονωμένα σύρματα, γύρω από τά οποία ύπάρχει κοινό μονωτικό περιβλήμα. Τό περιβλήμα περιβάλλεται και αυτό από ένα ή περισσότερα προστατευτικά περιβλήματα, για τήν προστασία τοῦ καλωδίου από διάφορες καταπονήσεις και έπιδράσεις (π.χ. μηχανικές καταπονήσεις, έπιδραση ύγρασίας κλπ.).

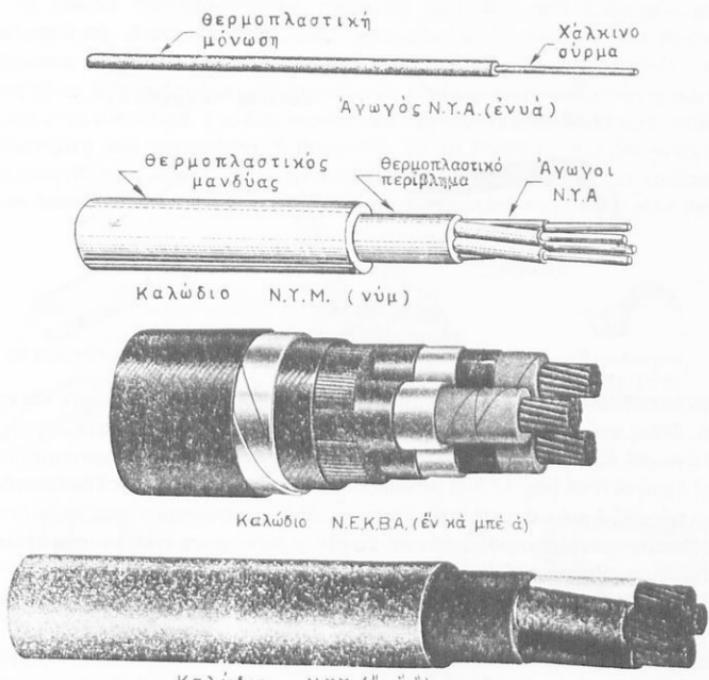

Σχ. 17.3ιζ.

Ηλεκτρικά καλώδια και άγωγοι.

2) Οι **ήλεκτρικοί σωλήνες** (σχ. 17.3η), οι οποίοι χρησιμεύουν γιά νά προστατεύουν τούς μονωμένους άγωγούς της έσωτερικής έγκαταστάσεως από μηχανικές ζημιές (π.χ. τυχαίος τραυματισμός της μονώσεως τῶν μονωμένων άγωγῶν από αίχμηρό άντικείμενο).

Οι σωλήνες τῶν ήλεκτρικῶν γραμμῶν τῶν έσωτερικῶν ήλεκτρικῶν έγκαταστάσεων, διακρίνονται σέ δύο βασικές κατηγορίες:


α) Τούς **μονωτικούς σωλήνες**.

β) Τούς **μή μονωτικούς σωλήνες**.

Οι μονωτικοί σωλήνες είναι σωλήνες από μονωτικό ύλικό ή έχουν στό έσωτερικό τους μονωτική έπενδυση γιά νά έξασφαλίζεται δτί δέν θά τεθοῦν σέ τάση στήν περίπτωση πού οι μέσα σ' αύτούς τοποθετούμενοι άγωγοι έχουν ύποστει κατά τήν τοποθέτηση κάποια καταστροφή της μονώσεώς τους. Τέτοιοι σωλήνες είναι π.χ. οι **όπλισμένοι μονωτικοί σωλήνες** (σωλήνες Μπέργκμαν) πού έχουν ώς μονωτικό ύλικό έμποτισμένο μέ μονωτική ούσία χαρτί, πού περιβάλλεται έξωτερικά από λεπτή έπιμολυβδωμένη λαμαρίνα..Στούς μονωτικούς σωλήνες άνήκουν έπισης οι **σωλήνες**

**μέχαλύβδινο όπλισμό** (χαλυβδοσωλήνες) πού πάνω από τό μονωτικό τους ύλικό (έμποτισμένο χαρτί) έχουν συνεχή έξωτερικό χαλύβδινο μανδύα, οι **σωλήνες χωρίς μεταλλικό όπλισμό**, πού είναι από θερμοπλαστικό ύλικό καί άλλοι.

Οι μή μονωτικοί σωλήνες είναι μεταλλικοί σωλήνες χωρίς έσωτερηκή μονωτική έπενδυση.

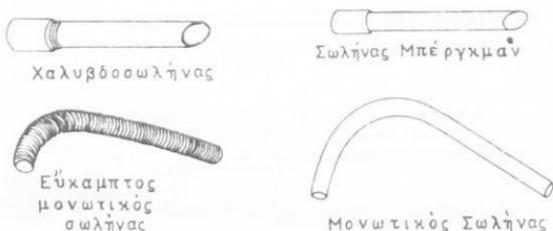

Σχ. 17.3η.  
'Ηλεκτρικοί σωλήνες.

Οι συνηθεστεροί ήλεκτρικοί σωλήνες είναι οι σωλήνες Μπέργκμαν καί χρησιμοποιούνται, δπως καί δύο οι άλλοι σωλήνες άλλωστε, γιά νά προστατεύονται κυρίως οι κοινοί άγωγοί έσωτερικών έγκαταστάσεων. 'Ως κοινοί άγωγοί χρησιμοποιούνται σήμερα οι άγωγοί NYA (σχ. 17.3ζ) μέθερμοπλαστική μόνωση· αύτοί άντικατάστησαν τούς άγωγούς NGA μέθερμόνωση άπό λάστιχο, πού χρησιμοποιούσαν παλαιότερα. Οι σωλήνες Μπέργκμαν χρησιμοποιούνται συνήθως στίς χωνευτές έγκαταστάσεις τών ξηρών χώρων (χωρίς ύγρασία) καί τοποθετούνται κάτω άπό τό έπιχρισμα τών τοίχων. Οι χαλυβδοσωλήνες καί οι μεταλλικοί σωλήνες τοποθετούνται σέ ύγρούς χώρους, γιατί έξασφαλίζουν στεγανότητα.

Οι μονωτικοί σωλήνες χωρίς μεταλλικό όπλισμό χρησιμοποιούνται κυρίως στίς διαβάσεις (περάσματα) μέσα άπό χωρίσματα (τοίχους). Οι σωλήνες αύτοί κατασκευάζονται συνήθως άπό σκληρό λάστιχο, άλλα τελευταία κατασκευάζονται καί άπό πλαστικό ύλικό καί χρησιμοποιούνται συχνά άντι γιά τούς σωλήνες Μπέργκμαν.

"Ενα είδος μονωτικών σωλήνων είναι καί οι εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες. Αύτοί κάμπτονται μέ τό χέρι, χωρίς νά άπαιτούνται ειδικά έργαλεια καί έξαρτήματα γιά νά σχηματισθούν καμπύλες, γωνίες κλπ. Οι σωλήνες αύτοί, έπειδη έχουν μεγαλύτερο κόστος, χρησιμοποιούνται μόνο σέ ειδικές περιπτώσεις (διαδρομές μέ πολλές καμπύλες, όπου ύπάρχουν άπαιτήσεις γιά εύκαμψία καί μηχανική προστασία κλπ).

Οι ήλεκτρικοί σωλήνες κατασκευάζονται σέ διάφορα μεγέθη πού χαρακτηρίζονται άπό τήν έσωτερηκή τους διάμετρο. Τό πλήθος τών άγωγών NYA, πού έπιτρέπεται νά τοποθετήσομε κατά μέγιστο όριο μέσα σέ ένα σωλήνα, έξαρτάται άπό τή διάμετρό του.

Γιά τήν έγκατάσταση τών σωλήνων άπαιτούνται ειδικά έξαρτήματα (σχ. 17.3ιθ), τά κυριότερα άπό τά όποια είναι:

— Οι **σύνδεσμοι (μούφες)**, πού χρησιμεύουν γιά τήν ένωση δύο κομματιών ένός σωλήνα.

— Οι **καμπύλες καί οι γωνίες**, πού χρησιμεύουν γιά τήν ένωση δύο κομματιών ένός σωλήνα, πού έγκαθίστανται ύπό γωνία.

— Οι **διακλαδωτήρες ταῦ**, πού χρησιμεύουν γιά τήν πραγματοποίηση διακλαδώσεων.

— Τά **περιλαίμια στηρίξεως (κολλάρα)**, γιά τή στερέωση τῶν σωλήνων Μπέργκμαν στούς τοίχους σέ όρατές έγκαταστάσεις.

— Τά **κουτιά διακλαδώσεως** ή **ένωσεως (μπουάτ)**, πού χρησιμεύουν γιά τήν πραγματοποίηση **διακλαδώσεως** μιᾶς γραμμῆς πρός δύο ή καί περισσότερες κατευθύνσεις ή γιά τήν **ένωση** δύο κομματῶν άγωγῶν. Τά κουτιά διακλαδώσεως ή **ένωσεως** είναι εἴτε σιδερένια, μέ **έπικαλυψη** ἀπό μόλυβδο καί **έσωτερική μονωτική** ἐπένδυση, είτε πλαστικά. Στό **έσωτερικό** τῶν κουτιών διακλαδώσεως τοποθετοῦνται **διακλαδωτήρες** ἀπό πορσελάνη ή βακελίτη, μέ τή βοήθεια τῶν οποίων γίνονται οι διάφορες συνδέσεις τῶν άγωγῶν. Οι συνδέσεις αὐτές είναι δυνατόν νά **έπιθεωρούνται** ὅποτε δήποτε ἀν άφαιρεθεῖ τό κάλυμμα τοῦ κουτιοῦ, πού είναι εἴτε βιδωτό είτε



Σύνδεσμος (μούφα)



Διακλαδωτήρας πορσελάνης




Περιλαίμιο στηρίξεως (κολλάρο)




Καμπύλη



Γωνία

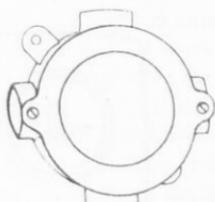

Κουτί διακλαδώσεως ἀπό χάλυβα 2 θόπων

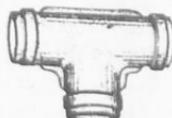

Διακλαδωτήρας ταῦ



Σημεία διακλαδώσεως σωλήνων Μπεργκμαν

Κουτί διακλαδώσεων



Κοχλιωτή μούφα χαλυβδοσωλήνων

### Σχ. 17.3ιθ.

Έξαρτήματα σωλήνων.


έφαρμοστό. Τά κουτιά διακλαδώσεως κατασκευάζονται σέ διάφορα μεγέθη, ἀνάλογα μέ τή διάμετρο τῶν σωλήνων πού συνδέονται σ' αὐτά, ἐνώ οι διακλαδωτήρες ἔχουν μέγεθος ἀνάλογο μέ τή διατομή τῶν άγωγῶν τούς ὅποιους συνδέουν. Τά κουτιά διακλαδώσεως, ἔκτός ἀπό τίς θέσεις στίς οποίες γίνονται οι διακλαδώσεις τῶν ἡλεκτρικῶν γραμμῶν η τίς θέσεις στίς οποίες προβλέπεται νά γίνουν μελλοντικά διακλαδώσεις, τοποθετοῦνται καί γιά νά δείχνουν τή διαδρομή πού ἀκολουθοῦν

οι άθέατες, χωνευτές, ήλεκτρικές σωληνώσεις. Γιά τό σκοπό αύτόν τοποθετοῦνται κουτιά διακλαδώσεως σε εύθειες διαδρομές χωνευτῶν σωλήνων μέ μεγάλο μῆκος (κάθε 6 μέτρα), όταν ή γραμμή πηγαίνει από ένα δωμάτιο σέ άλλο και όταν η γραμμή παρουσιάζει πολλές καμπύλες (συνήθως όπου οι καμπύλες είναι περισσότερες από μία).

3) Οι **διακόπτες τοίχου**. Στερεώνονται στούς τοίχους και χρησιμεύουν τίς περισσότερες φορές γιά τόν έλεγχο τοῦ φωτισμοῦ τῶν διαφόρων χώρων. Οι διακόπτες αύτοί έγκαθίστανται είτε **χωνευτοί** είτε **έξωτερικοί** έπάνω στούς τοίχους (σχ. 17.3κ).



Σχ. 17.3κ.  
Διακόπτες τοίχου.

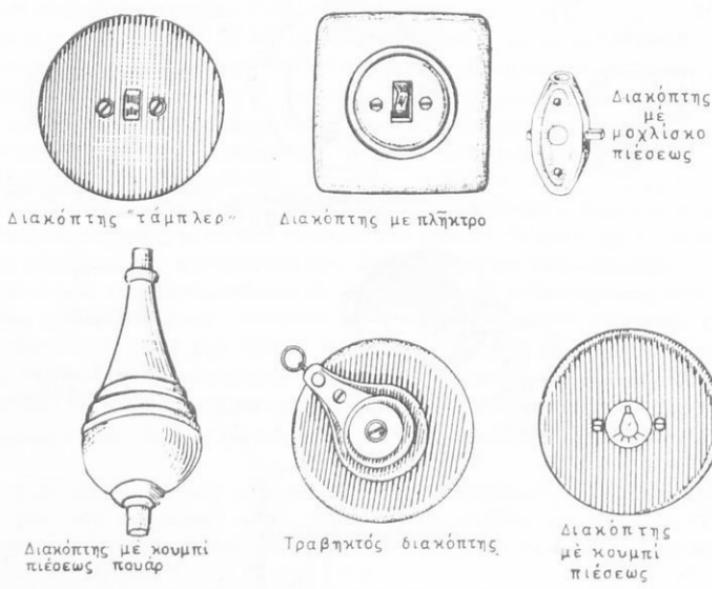

Σχ. 17.3κα.  
Διάφοροι διακόπτες τοίχου.

Οι διακόπτες τοίχου είναι συνήθως **περιστροφικοί** (σχ. 17.3κ), μέ **άνατρεπόμενο μοχλίσκο** (διακόπτες **τάμπλερ**) ή μέ **πλήκτρο**. Υπάρχουν έπισης διακόπτες μέ **κουμπί πιέσεως** (διακόπτες κλιμακοστασίων) ή **τραβηγκτοί** (σχ. 17.3κα).

‘Υπάρχουν τά έξης ειδή διακοπτών τοίχου άνάλογα με τόν έλεγχο τῶν φωτιστικῶν συσκευῶν πού θέλομε νά έπιτύχομε:

α) **Άπλοι διακόπτες**, μέ τούς όποιους άνοιγομε καί κλείνομε ένα κύκλωμα φωτισμού μέ ένα ή περισσότερα φωτιστικά σημεία.

β) **Διακόπτες διαδοχῆς (κομμιτατέρ)**, μέ τούς όποιους μποροῦμε νά έλέγχομε δύο φωτιστικά σημεῖα ή δύο όμαδες φωτιστικῶν σημείων·άνάβομε πρώτα τή μιά όμαδα μόνο, ύστερα (μέ δεύτερη περιστροφή τού διακόπτη) τίς δύο όμαδες μαζύ καί τέλος (μέ τρίτη περιστροφή) τή δεύτερη όμαδα μόνο.


γ) **Διακόπτες έναλλαγῆς (άλλε - ρετούρ)**, μέ τούς όποιους έλέγχομε (άνάβομε καί σβήνομε) τό ίδιο φωτιστικό σημεῖο ή όμαδα φωτιστικῶν σημείων άπό διάφορες θέσεις ένός μεγάλου χώρου (π.χ. διαδρόμου, κλιμακοστασίου κλπ.). Οι διακόπτες έναλλαγῆς τοποθετοῦνται έπομένως σέ δύο τουλάχιστον θέσεις. Στίς περιπτώσεις πού θέλομε νά έλέγχομε ένα φωτιστικό σημεῖο άπό περισσότερες άπό δύο θέσεις, τοποθετοῦμε καί ἄλλους διακόπτες, πού καλούνται **ένδιαμεσοι έναλλαγῆς**, στίς διάφορες αὐτές θέσεις μεταξύ τῶν δύο άκραίων θέσεων. “Ολοι αύτοί οι διακόπτες, ὅπως εἰδαμε καί στήν παράγραφο 17.3 (5,α) διακόπτουν **μόνο** τόν άγωγό φάσεως.

4) Οι **ρευματοδότες (πρίζες)** καί οι **ρευματολήπτες (φίς)**. Οι ρευματοδότες, ὅπως καί οι διακόπτες τοίχου, ἔγκαθίστανται στόν τοίχο καί χρησιμεύουν γιά νά τροφοδοτοῦνται οι φορητές ήλεκτρικές συσκευές. Γιά τήν τροφοδότηση μιᾶς φορητής μονοφασικής ήλεκτρικής συσκευής άπαιτείται ένας ρευματολήπτης, στό ἄκρο τού εύκαμπτου καλωδίου μέσα άπό το όποιο τροφοδοτείται η συσκευή· ο ρευματολήπτης φέρει δύο ή τρία **βύσματα** (περόνες), πού εισάγονται στίς άντιστοιχεις **ύποδοχές** τού ρευματοδότη (σχ. 17.3κβ). Τό ένα άπό τά βύσματα τού ρευματολήπτη χρησιμεύει γιά τή σύνδεση τού άγωγού προστασίας. ‘Υπάρχουν δημοσιοί καί ρευματοδότες-ρευματολήπτες, ὅπου η σύνδεση τού άγωγού προστασίας γίνεται μέ τή βοήθεια ειδικῶν ἐπαφῶν (σχ. 17.3κβ), οι όποιοι καλούνται **ρευματοδότες ή ρευματολήπτες σούκο**. Γιά τήν τροφοδότηση τριφασικῶν καταναλώσεων (π.χ. ήλεκτροκινητήρων) χρησιμοποιοῦνται τριφασικοί ρευματοδότες καί ρευματολήπτες (σχ. 17.3κβ).

5) Οι **λυχνιολαβές** (ντουΐ), που χρησιμεύουν γιά τή στερέωση τῶν λαμπτήρων φωτισμοῦ καί τήν τροφοδότησή τους μέ τροφοδοτικούς άγωγούς (**σειρίδες**), άπό τή σταθερή ήλεκτρική ἔγκατάσταση, ὅπως δείχνει τό σχήμα 17.3κγ.

‘Υπάρχουν διαφόρων ειδῶν λυχνιολαβές, άνάλογα μέ τό είδος τού λαμπτήρα (λαμπτήρες πυρακτώσεως, λαμπτήρες φθορισμοῦ κλπ.) καί μέ τήν κατασκευή του (βιδωτοί λαμπτήρες, λαμπτήρες μπαγιονέτ). ‘Επίσης ύπάρχουν καί συνδυασμοί λυχνιολαβῶν μέ ρευματοδότη ή μέ διακόπτη (σχ. 17. 3κδ).

‘Από τά διάφορα σημεῖα ρευματοληψίας, στά όποια καταλήγουν οι ήλεκτρικές γραμμές σέ μιά έσωτερη ήλεκτρική ἔγκατάσταση, τροφοδοτοῦνται, ὅπως εἰδαμε, οι διάφορες ήλεκτρικές καταναλώσεις (συσκευές καί μηχανές). ‘Η προστασία τόσο τῶν ήλεκτρικῶν άγωγῶν θσο καί τῶν συσκευῶν καί μηχανῶν ἐπιτυγχάνεται μέ τά ὅργανα προστασίας τού πίνακα διανομῆς (ἀσφάλειες, αύτόματοι διακόπτες). ‘Ο έλεγχός τους (σύνδεση καί ἀποσύνδεση τῶν διαφόρων καταναλώσεων μέ τήν ήλεκτρική τροφοδότηση) πραγματοποιείται μέ τούς διακόπτες τού πίνακα διανομῆς, τούς διακόπτες τοίχου ή ἀκόμα τούς διακόπτες πού είναι ἔγκαταστημένοι ἐπάνω στίς συσκευές ή μηχανές. Ειδικῶς στίς ἔγκαταστάσεις κινήσεως ύπάρχουν κατά κανόνα γιά τόν έλεγχο καί τήν προστασία τῶν κινητήρων (έκτός άπό τά ὅργανα

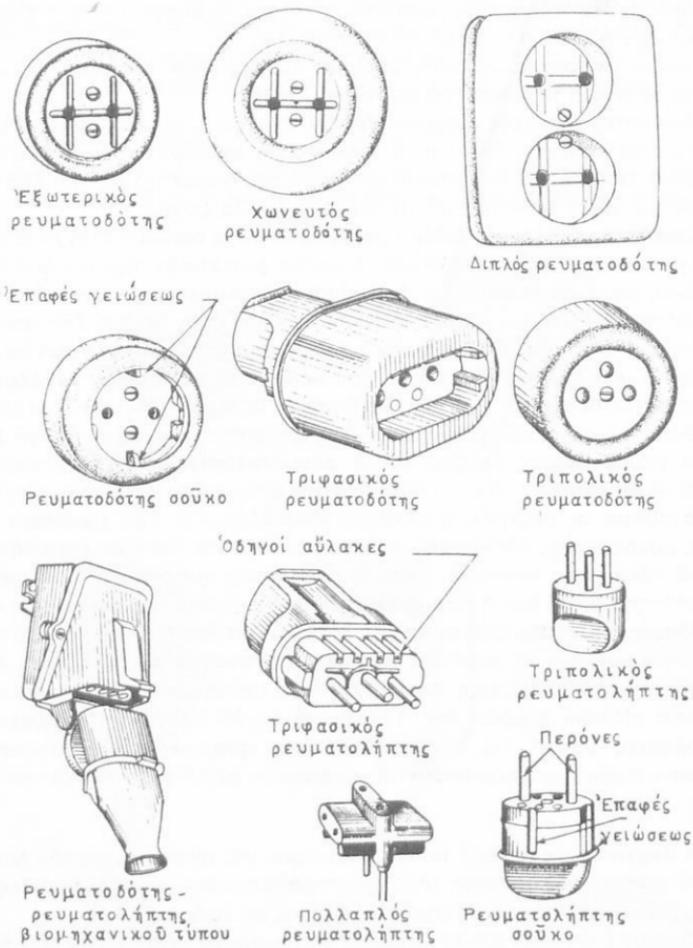


Σχ. 17.3κβ.  
Ρευματοδότες και ρευματολήπτες.

προστασίας και έλεγχου πού ύπαρχουν στόν πίνακα διανομής γιά κάθε κύκλωμα πού άναχωρεί από αύτόν), τά έξης δηργανα:


— "Ενας μαχαιρωτός διακόπτης.

— "Ενας αύτόματος διακόπτης μέθερμικό και μαγνητικό στοιχείο, γιά τήν προστασία τού κινητήρα από ύπερεντάσεις και μικρά βραχυκυκλώματα (άπό τά μεγάλα βραχυκυκλώματα μᾶς προστατεύουν οι άσφαλειες τηκτών) και μαγνητικό στοιχείο έλλειψεως τάσεως.

— "Ενας έκκινητής (π.χ. διακόπτης άστέρα-τριγώνου).

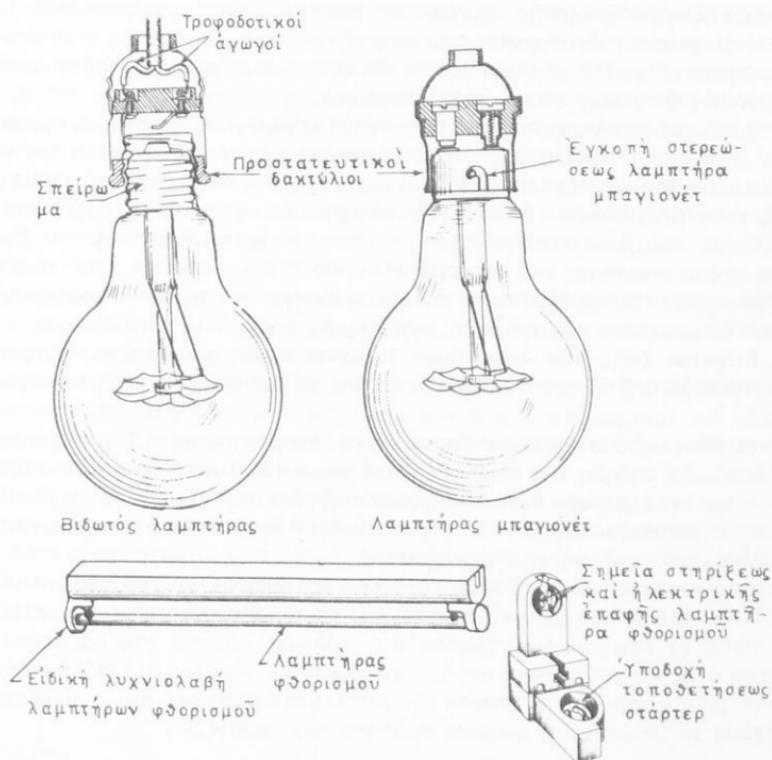

Σχ. 17.3κγ.  
Λυχνιολαβές.

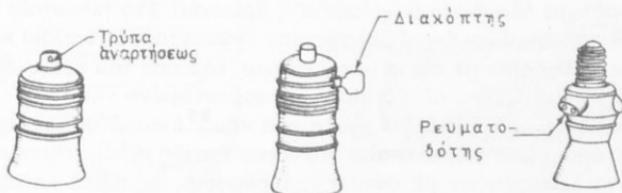

Σχ. 17.3κδ.  
Λυχνιολαβές με διακόπτη ή ρευματοδότη.

## 7. Πηγές φωτισμοῦ.

Η ήλεκτρική ένέργεια έκτός από τις άλλες πολυπληθείς έφαρμογές της χρησιμεύει και γιά τήν παραγωγή φωτός.

Τό ήλεκτρικό φῶς παράγεται κατά δύο τρόπους: α) Μέ διοχέτευση ήλεκτρικοῦ ρεύματος μέσα από λεπτό μεταλλικό σύρμα, τό όποιο θερμαίνεται έξαιτίας τοῦ φαινομένου Τζούλ, έρυθροπυρώνεται καί άκτινοβολεῖ. β) Μέ ήλεκτρική έκκενωση

μεταξύ δύο ήλεκτροδίων (ροής ήλεκτρονίων) μέσα σέ αέριο ή μεταλλικό άτμο. Τότε προκαλείται **φωτεινή ήλεκτρινηθεία** είτε από τήν ίδια τήν έκκενωση, είτε από τήν μετατροπή τής μή φωτεινής ήλεκτρινηθείας τής έκκενωσεως σέ φωτεινή ήλεκτρινηθεία μέ τή βοήθεια διαφόρων ούσιων πού φθορίζουν.

— 'Ο πρώτος τρόπος χρησιμοποιείται στούς λεγόμενους **λαμπτήρες πυρακτώσεως**, οι οποίοι άποτελούνται από ένα σφραγισμένο γιάλινο κώδωνα κενό άπο αέρα ή γεμάτο αέριο (άργο ή άζωτο). Μέσα στόν κώδωνα αύτόν υπάρχει λεπτό σύρμα από βολφράμιο στερεωμένο έτσι, όπως δείχνει τό σχήμα 7.3 κγ· τό σύρμα θερμαίνεται μέ τήν διέλευση τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος καί παράγει φωτεινή ήλεκτρινηθεία. Στούς λαμπτήρες πυρακτώσεως χρησιμοποιείται σύρμα από βολφράμιο, γιατί τό ύλικο αύτό έχει σημείο τήξεως  $3400^{\circ}\text{C}$  καί έπομένως άντεχει στίς ύψηλές θερμοκρασίες, πού είναι άπαραίτητες γιά τήν παραγωγή τής φωτεινής ήλεκτρινηθείας.

'Η διάρκεια ζωής τῶν λαμπτήρων πυρακτώσεως καί ή παραγωγή φωτός έξαρτωνται πολύ από τήν τάση λειτουργίας τους, σέ σχέση μέ τήν όνομαστική τους τάση.

"Ετσι, τάση λειτουργίας μεγαλύτερη από τήν όνομαστική κατά 5% μόνο, έχει ώς άποτέλεσμα τήν αύξηση τής φωτεινής ήλεκτρινηθείας τῶν λαμπτήρων πυρακτώσεως κατά 20% καί τήν έλαττωση κατά 50% περίπου τής διάρκειας ζωής τους, ή όποια μέ κανονικές συνθήκες κατά μέσο όρο φθάνει τίς 1000 ώρες. 'Η έλαττωση τής τάσεως λειτουργίας έχει τά άντιθετα άποτελέσματα.


Στούς λαμπτήρες πυρακτώσεως τό σύρμα βολφραμίου έξαχνώνεται σιγά-σιγά καί τά άτομα τοῦ βολφραμίου έξερχονται από τό πυρακτωμένο νήμα καί κατευθύνονται πρός τά έσωτερικά τοιχώματα τοῦ γιάλινου κώδωνα τοῦ λαμπτήρα. 'Η έπικαθηση ένός λεπτοῦ στρώματος από τό ύλικό τοῦ νήματος στό γιάλινο δοχείο έλαττώνει μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου τό συντελεστή διαφάνειας του (μαύρισμα), μέ άποτέλεσμα νά μειώνεται ή φωτεινή ήλεκτρινηθεία τῶν λαμπτήρων.

Τό μαύρισμα τοῦ γιάλινου κώδωνα είναι μικρότερο στούς λαμπτήρες πυρακτώσεως πού έχουν αέριο, τό αέριο έμποδίζει κάπως τήν έξαχνωση τοῦ νήματος, σέ σύγκριση μέ τούς λαμπτήρες κενού, αποφεύγεται δέ τελείως ἄν στό αέριο προστεθεί ποσότητα άλογόνων (π.χ. ιωδίου ή βρωμίου). Στό τελευταίο αύτό είδος λαμπτήρων, οι παραγόμενοι άτμοι βολφραμίου ένώνονται μέ τό ίώδιο καί σχηματίζουν ιώδιο υγρό βολφράμιο σέ αέρια μορφή: αύτό, έχαιτιας τοῦ θερμικοῦ άνοδικοῦ ρεύματος πού σχηματίζεται, έδεινει πρός τό πυρακτωμένο νήμα καί έκει, μέ τήν ύψηλή θερμοκρασία πού έπικρατεῖ κοντά στό νήμα, διασπάται πάλι σέ ίώδιο καί βολφράμιο, τό όποιο έπιστρέφει έπάνω στό νήμα. 'Επειδή οι λαμπτήρες πυρακτώσεως μέ άλογόνα λειτουργοῦν μέ ύψηλή θερμοκρασία, ώς ύλικό κατασκευής τοῦ κώδωνα χρησιμοποιείται ή χαλαζιακή ίναλος. Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως μέ άλογόνα έχουν μεγαλύτερη φωτεινή ήλεκτρινηθεία από τούς κοινούς λαμπτήρες, διπλάσια περίπου μέση διάρκεια ζωής καί μικρότερες διαστάσεις. 'Η χρησιμοποίηση γιαλιοῦ από χαλαζία γιά τήν κατασκευή τοῦ κώδωνα τῶν λαμπτήρων άλογόνων έπιπτέπει τή μείωση τῶν διαστάσεων τῶν λαμπτήρων αύτῶν: έπιπτέπει έπισης τήν πλήρωσή του μέ αέριο μεγαλύτερης πιέσεως, μέ άποτέλεσμα νά αύξανεται ή ίκανότητα φορτίσεως τοῦ νήματος καί έπομένως ή φωτεινή ήλεκτρινηθεία. Οι λαμπτήρες άλογόνων χρησιμοποιούνται συνήθως σέ προβολείς αύτοκινήτων, σέ κινηματογραφικούς προβολείς ή προβολείς διαφανειών, σέ προβολείς έγκαταστάσεων κινηματογραφήσεως, σέ προβολείς άθλητικών γηπέδων κλπ.

— Ό δεύτερος τρόπος γιά νά παραχθεί φώς χρησιμοποιείται στούς λαμπτήρες έκκενωσεων. Αύτοι είναι σφραγισμένοι γιάλινοι κώδωνες ή σωλήνες μέσα στούς όποιους ύπαρχουν άερια ή μεταλλικοί άτμοι μέ χαμηλή ή ύψηλη πίεση και δύο ήλεκτρόδια. Μεταξύ τών ήλεκτροδίων προκαλείται συνεχής ήλεκτρική έκκενωση, ή όποια είτε άκτινοβολεί στή φωτεινή περιοχή τοῦ φάσματος, όπως γνωρίζομε άπό τή Φυσική, είτε άποδίδει τό μεγαλύτερο μέρος τῆς άκτινοβολίας της μέ τή μορφή ύπεριωδῶν άκτίνων. Οι άκτινες αύτές έπιδροῦν στήν έπικαλυψη τών έσωτερικῶν παρειῶν τών σωλήνων τών λαμπτήρων, ή όποια άποτελείται άπό **φθορίζουσες** ούσιες, μέ άποτέλεσμα νά έμπεμπονται άπό τήν έπικαλυψη αύτή φωτεινές άκτίνες.

Λαμπτήρες έκκενωσεων είναι οι σωλήνες **νέον**, πού χρησιμοποιοῦνται κυρίως στή φωτεινές έπιγραφές τών διαφημίσεων, οι λαμπτήρες μέ **άτμους νατρίου**, οι λαμπτήρες μέ **άτμους ύδραργύρου** χαμηλής και ύψηλης πιέσεως και τέλος οι γνωστότεροι **λαμπτήρες φθορισμού**.

Οι λαμπτήρες φθορισμοῦ είναι γιάλινοι σωλήνες, μέσα στούς όποιους πραγματοποιείται ήλεκτρική έκκενωση διαμέσου τών άτμῶν ύδραργύρου και οι όποιοι έχουν έσωτερική έπικαλυψη άπό φθορίζουσες ούσιες. Γιά τή έναρξη και τήν συνέχιση τῆς λειτουργίας τών λαμπτήρων φθορισμοῦ άπαιτείται ειδικός διακόπτης μικρῶν διαστάσεων, πού καλείται **έκκινητής** (στάρτερ), και ένα κιβώτιο μέ πηνία αύτεπαγωγής και πυκνωτές, πού καλείται **κιβώτιο ζεύξεως** (μπάλλαστ). Τά έξαρτήματα αύτά έγκαθίστανται κοντά στούς λαμπτήρες φθορισμοῦ (σχ. 17.3κγ και 17.3κε) και είναι άπαραίτητα γιά νά γίνει ή έκκενωση σταν θέτομε τό λαμπτήρα ύπό τάση μέ τό κλείσιμο τοῦ κυκλώματος.

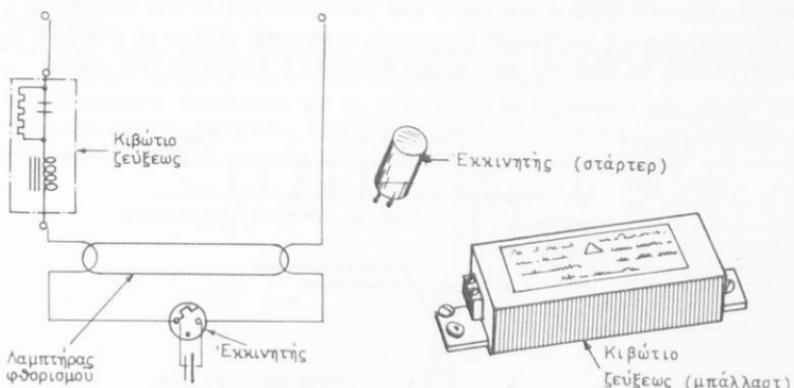


Σχ. 17.3κε.  
Έξαρτήματα λαμπτήρων φθορισμοῦ.

Η διάρκεια ζωῆς τών λαμπτήρων φθορισμοῦ είναι τόσο μικρότερη οσο συχνότερα τούς άναβομε και τούς σβήνομε. Αύτό συμβαίνει γιατί μέ κάθε άναμμα άποσπται άπό τό νήμα τών ήλεκτροδίων τους κάποια ποσότητα ένεργης ούσιας (μεταλλικά όξειδια), ή όποια έπικαθεται στά γιάλινα τοιχώματα τοῦ λαμπτήρα, κυρίως κοντά στά άκρα τοῦ σωλήνα. Αύτό έχει ώς άποτέλεσμα νά μαυρίζει ο γιάλινος σωλήνας και έπομένως νά μειώνεται η φωτεινή του άπόδοση και νά

δημητουργούνται ένοχλητικές διακυμάνσεις του φωτός, όταν τά ήλεκτρόδια χάσουν τά μεταλλικά δόξείδια, μέ τά όποια καλύπτονται.

Οι λαμπτήρες φθορισμού πλεονεκτούν αν συγκριθούν με τούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, γιατί έχουν μικρή **λαμπρότητα** και μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν χωρίς φωτιστικό σώμα: δέν προκαλοῦν **θάμβωση** στά μάτια, δίνουν φώς ήμέρας σέ κλειστούς χώρους και έχουν μεγαλύτερη φωτεινή άπόδοση (άποδίδουν 3 ή 6 φορές περισσότερο φώς από πορροφώντας τήν ίδια ισχύ): άναπτύσσουν έπισης μικρές θερμοκρασίες (μποροῦν έπομένως νά χρησιμοποιηθοῦν γιά νά φωτίσουν προθήκες καταστημάτων τροφίμων, πού δέν πρέπει νά έχουν ύψηλές θερμοκρασίες) και παρέχουν όμοιόμορφο φωτισμό μέ έλαφρές μόνο σκιές: έχουν πολύ μεγαλύτερη μέση διάρκεια ζωῆς άλλα είναι άκριβότεροι από τούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. Τό είδος τού λαμπτήρα πού πρέπει νά χρησιμοποιείται γιά κάθε χώρο πρέπει νά έκλεγεται πάντοτε άναλογα μέ τό είδος του χώρου. (Οι λαμπτήρες φθορισμού κατασκευάζονται γιά διάφορα χρώματα φωτός και δέν άποδίδουν όλοι τά χρώματα τών άντικειμένων και τών προσώπων πού φωτίζουν μέ πιστότητα: σέ όρισμένους έξαλλους χώρους κατοικιῶν πρέπει νά έγκαθίστανται λαμπτήρες πυρακτώσεως).

Έκτός από τίς συνηθισμένες έγκαταστάσεις φωτισμού, ύπαρχουν και όρισμένες ειδικές έγκαταστάσεις, δημοσίες είναι ή έγκατάσταση **φωτισμού άσφαλειας**, πού πρέπει νά ύπαρχει σέ χώρους συγκεντρώσεως πολλών άνθρωπων (κινηματογράφοι, θέατρα, έργοστάσια, νοσοκομεία κλπ.). Έγκατάσταση αύτού του είδους φαίνεται σχηματικά στό σχήμα 17.3κστ: ή έγκατάσταση αύτή τροφοδοτείται μέ ρεύμα από άνεξάρτητη πηγή. "Αν, γιά όποιοδήποτε λόγο σταματήσει ή παροχή ήλεκτρικής ένέργειας από τό δίκτυο τής πόλεως, τά φώτα τής κανονικής έγκαταστάσεως φωτισμού σβήνουν, άλλα ό όπλισμός του ήλεκτρομαγνήτη, πού συνδέεται στήν άρχη του κυκλώματος κανονικού φωτισμού, πέφτει και κλείνει τό κύκλωμα φωτισμού άσφαλειας, μέ άποτέλεσμα νά μήν διακοπεῖ ό φωτισμός του χώρου.

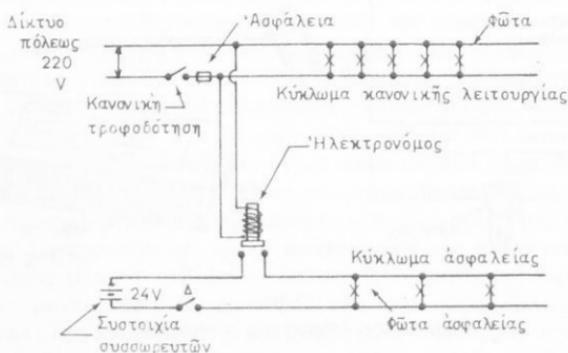

**Σχ. 17.3κστ.**  
Φωτισμός άσφαλειας.

#### 17.4. Έρωτήσεις.

- Πόσων ειδών σταθμούς παραγωγής ήλεκτρικής ένέργειας έχουμε;
- Πώς έπιτυγχάνεται ή παραγωγή ήλεκτρικής ένέργειας σε έναν Α.Η.Σ.Π.;

3. Γιατί ή μεταφορά τής ήλεκτρικής ένέργειας σε μεγάλες αποστάσεις πραγματοποιείται μέχρι τώρα;
  4. Μέ ποιά τάση παρέχεται τό ρεύμα στούς καταναλωτές (ύψηλή ή χαμηλή);
  5. Πώς είναι κατασκευασμένοι οι άγωγοι τής έναέριας ήλεκτρικής γραμμής και πώς είναι κατασκευασμένα τά ύπόγεια καλώδια;
  6. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι έγκαταστάσεως ύπόγειων δικτύων και πού έγκαθίστανται τά δίκτυα αυτά;
  7. Σέ ποιές περιπτώσεις κατασκευάζονται ιδιωτικοί ύποσταθμοί και γιατί;
  8. Πώς παρέχεται ή ήλεκτρική ένέργεια από τό δίκτυο τής ήλεκτρικής έπιχειρήσεως στούς καταναλωτές;
  9. Τί καλείται πίνακας διανομής και πώς είναι κατασκευασμένος; Ποιά δργανα φέρει ένας πίνακας διανομής και πώς συνδέονται μεταξύ τους τά δργανα αυτά;
  10. Ποιά είδη διακοπών πίνακα διακρίνομε;
  11. Τί είναι οι αυτόματοι διακόπτες και σέ τί χρησιμεύουν;
  12. Ποιοι διακόπτες χρησιμοποιούνται συνήθως στίς έγκαταστάσεις κινήσεως και ποιά ή άρχη λειτουργίας τους;
  13. Πού τοποθετούνται οι άσφαλειες τηκτών και πώς είναι κατασκευασμένες; Ποιός ο προορισμός τους;
  14. Πώς είναι κατασκευασμένοι οι ήλεκτρικοί άγωγοί τών έσωτερικών ήλεκτρικών έγκαταστάσεων;
  15. Σέ τί χρησιμεύουν οι ήλεκτρικοί σωλήνες;
  16. Τί δργανα έγκαθιστούμε γιά τήν προστασία και έλεγχο τών κινητήρων;
  17. Πού έγκαθίστανται κιβώτια διακλαδώσεως ή ένωσεως και γιατί;
  18. Ποιά είδη διακοπών τοίχου έχομε από σποψη λειτουργίας και τρόπου έλέγχου τών κυκλωμάτων;
  19. Πόσες έπαφές μπορεί νά έχει ο μονοφασικός ρευματοδότης-ρευματολήπτης και πόσες ο τριφασικός;
  20. Ποιοι είναι οι δύο τρόποι παραγωγής φωτός; Ποιά είδη λαμπτήρων χρησιμοποιούνται γιά τήν παραγωγή φωτός μέ καθένα από τούς δύο τρόπους;
  21. Ποιά έξαρτήματα άπαιτούνται γιά τή λειτουργία τών λαμπτήρων φθορισμοῦ; Ποιά τά πλεονεκτήματα τών λαμπτήρων αύτών σέ σχέση μέ τούς λαμπτήρες πυρακτώσεως;
  22. Πού χρησιμοποιείται ο φωτισμός άσφαλειας και πώς λειτουργεί;
-

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ  
ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

**18.1 Ήλεκτρικές μετρήσεις. Ειδη και κατηγορίες ηλεκτρικών όργάνων.**

Τά διάφορα ηλεκτρικά μεγέθη, όπως είναι ή ηλεκτρική τάση, ή ένταση, ή άντισταση κλπ. μετρούνται μέ τή βοήθεια ειδικών όργάνων, πού καλούνται **όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων**. Μέ τά όργανα αύτά βρίσκομε τήν άριθμητική τιμή ένος ηλεκτρικοῦ μεγέθους έκφρασμένη στίς μονάδες μέ τίς όποιες μετρούμε τό μεγέθος αύτό. "Ετοι βρίσκομε π.χ. πόση είναι ή τάση σέ βόλτη πού έπικρατεί μεταξύ δύο σημείων, πόση είναι ή άντισταση σέ "Ωμ πού παρουσιάζει ένα σύρμα κ.ο.κ.

Μέ τά όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων είναι δυνατόν νά μετρήσουμε και μή ηλεκτρικά μεγέθη, όπως είναι ή θερμοκρασία, ή ύγρασία, ή στάθμη ύγρων κλπ. Αύτό έπιτυγχάνεται μέ τήν κατάλληλη άναγωγή τους σέ μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών.

Τά όργανα τών ηλεκτρικών μετρήσεων είναι διαφόρων ειδῶν, άνάλογα μέ τό ηλεκτρικό μέγεθος πού μετρούν. "Ετοι, γιά τή μέτρηση τής τάσεως χρησιμοποιούνται **βολτόμετρα**, τής έντασεως **άμπερόμετρα**, τής άντιστάσεως **ώμορμετρα**, τής ισχύος **βαττόμετρα**, τής συχνότητας **συχνόμετρα**, τοῦ συντελεστή ισχύος **συνημιτόμετρα** και τής ηλεκτρικής ένέργειας **μετρητές** (γνώμονες).

Τά όργανα τών ηλεκτρικών μετρήσεων διαιρούνται σέ διάφορες κατηγορίες άνάλογα μέ τή σκοπιά άπό τήν όποια έχετάζονται. "Ετοι, ώς πρός τήν άκριβεια τής παρεχόμενης μετρήσεως, διαιρούνται σέ **όργανα βιομηχανικής άκριβειας** και σέ **όργανα έργαστηριακής άκριβειας**.

"Οπως σέ κάθε μέτρηση, έτοι και στίς ηλεκτρικές προκύπτουν άναπόθευκτα **σφάλματα**. Αύτά μπορεῖ νά προέρχονται άπό άτέλεια έκτελέσεως τής μετρήσεως ή άπό άτέλεια τών όργάνων πού χρησιμοποιούμε ή άκομη, άπό άλλες αιτίες, όπως είναι οι έπιδράσεις τοῦ περιβάλλοντος κλπ.

Τά σφάλματα τών μετρήσεων διακρίνονται σέ **ἀπόλυτα** και σέ **σχετικά**. **Άπόλυτο σφάλμα** είναι ή διαφορά τής τιμής τοῦ μεγέθους, πού βρίσκομε μέ τή μέτρηση, άπό τήν πραγματική τιμή του. **Σχετικό σφάλμα** είναι τό πηλίκον τοῦ άπόλυτου σφάλμα-

τος διά τῆς πραγματικῆς τιμῆς. 'Η ἀπόκλιση τῆς τιμῆς μετρησεως ἀπό τὴν πραγματική τιμή, ἂν ἀναχθεῖ στὴν πραγματική τιμῇ δηλαδή τὸ σχετικό σφάλμα, δίνεται ως ἐκατοστιαῖο ποσοστό (%) καὶ ἐκφράζει τὴν **ἀκρίβεια τῆς μετρήσεως**.

'Η **ἀκρίβεια ἐνός ὄργανου** ἔξαλλου καθορίζεται ἀπό τὸ μέγιστο σφάλμα, πού ὀφείλεται μόνο στὸ ὅργανο, καὶ δίνεται συνήθως ως ἐκατοστιαῖο ποσοστό τῆς **τελικῆς τιμῆς τῆς κλίμακας μετρήσεως τοῦ ὄργανου** (παράγρ. 18.14).

Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω, ἔάν τ εἰναι ἡ πραγματική τιμῇ ἐνός μεγέθους καὶ τ' ἡ ἔνδειξη τοῦ ὄργανου κατὰ τὴν μέτρηση τοῦ μεγέθους αὐτοῦ, τὸ ἀπόλυτο σφάλμα θά εἰναι  $\tau' - \tau = \Delta$ , ἐνῶ τὸ σχετικό σφάλμα θά εἰναι:

$$\delta = \frac{\tau' - \tau}{\tau} = \frac{\Delta}{\tau}$$

ἢ ἐπὶ τοῖς ἐκατό,

$$\delta\% = \frac{\Delta}{\tau} \cdot 100\%$$

Τὸ σχετικό σφάλμα ίσοῦται περίπου καὶ πρός:  $\frac{\Delta}{\tau'}$

'Η ἀκρίβεια ἐνός ὄργανου εἰναι, ὅπως εἰπαμε, ἵση πρός τὸ μέγιστο σφάλμα πού μπορεῖ νά κάνει κατά τὴν μέτρηση τὸ ὅργανο καὶ δίνεται ως ποσοστό ἐπί τοῖς ἐκατό τῆς τελικῆς τιμῆς τῆς κλίμακας μετρήσεως. "Αν ἐπομένως ἔνα ὅργανο μετρήσεως π.χ. τῆς τάσεως (βολτόμετρο) μπορεῖ νά μετρήσει τάσεις μέχρι 300 V μέ ἀκρίβεια  $\pm 0,5\%$  καὶ σέ μιά συγκεκριμένη μέτρηση μετρήσει 150 V, τότε τὸ μέγιστο ἀπόλυτο σφάλμα τοῦ ὄργανου θά εἰναι:

$$\Delta = \frac{\pm 0,5 \times 300}{100} = \pm 1,5 V$$

συνεπῶς ἡ τάση πού μετρήθηκε θά ἔχει πραγματική τιμή  $\tau$ , πού θά βρίσκεται μεταξύ τῶν τιμῶν 148,5 V καὶ 151,5 V, ἂν βέβαια ληφθεῖ ὑπόψη μόνο τὸ σφάλμα τοῦ ὄργανου. Τὸ μέγιστο σχετικό σφάλμα τοῦ ὄργανου εἰναι:

$$\delta\% = \frac{\pm 1,5 V \times 100}{150} \% = \pm 1\%$$


γιά τὴν μέτρηση πού ἀναφέραμε.

Τὰ ὅργανα βιομηχανικῆς ἀκρίβειας, πού χρησιμοποιοῦμε κυρίως γιά μετρήσεις ἐπί τόπου τῶν ἐγκαταστάσεων, ἔχουν ἀκρίβεια ἀπό 5% ώς 1% καὶ χωρίζονται σέ διάφορες **κλάσεις ἀκρίβειας** (π.χ. κλάση 1,5 πού σημαίνει ἀκρίβεια  $\pm 1,5\%$ , κλάση 2,5 πού σημαίνει ἀκρίβεια  $\pm 2,5\%$  κ.ο.κ.). Τὰ ὅργανα ἐργαστηριακῆς ἀκρίβειας, πού χρησιμοποιοῦνται σχεδόν ἀποκλειστικά μόνο στὰ ἐργαστήρια, ἔχουν μεγάλη ἀκρίβεια, πού κυμαίνεται ἀπό 0,5% ώς 0,1% καὶ χωρίζονται ἐπίσης σέ ἀντίστοιχες κλάσεις ἀκρίβειας, π.χ. 0,2 (ἀκρίβεια  $\pm 0,2\%$ ).

'Ως πρός τὸν **τρόπο ἐγκαταστάσεως**, τὰ ὅργανα ἡλεκτρικῶν μετρήσεων διακρίνονται σέ **ὅργανα πίνακα ἢ μόνιμα ὅργανα** καὶ σέ **φορητά ὅργανα**. Τὰ μόνιμα ὅργανα ἐγκαθίστανται μόνιμα ἐπάνω σέ πίνακες ἢ τραπέζια μετρήσεων· τὰ **φορητά ὅργανα**

μπορούν νά μεταφέρονται άπό θέση σέ θέση γιά μετρήσεις επί τόπου στίς διάφορες ήλεκτρικές έγκαταστάσεις (σχ. 18.1α).

Ως πρός τόν **τρόπο**, κατά τόν όποιο παρέχεται τό άποτέλεσμα τῆς μετρήσεως, τά ήλεκτρικά όργανα χωρίζονται έπισης σέ διάφορες κατηγορίες. Μιά άπό αύτές είναι τά **ένδεικτικά όργανα**, στά όποια τό άποτέλεσμα τῆς μετρήσεως δίνεται άπό **ένδεικτη (όργανα μέ δείκτη)**. Ο δείκτης αύτός κινεῖται μπροστά σέ μιά **κλίμακα**, πού έχει άριθμημένες ύποδιαιρέσεις, καί σταματά στήν ύποδιαιρέση τῆς κλίμακας πού άντιστοιχεῖ στόν άριθμό τῶν μονάδων τοῦ μετρούμενου μεγέθους.

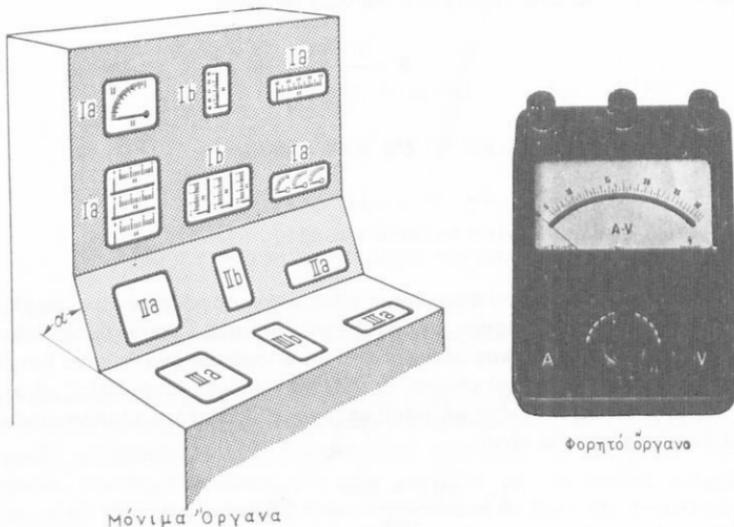

**Σχ. 18.1α.**  
Μόνιμα καί φορητά όργανα μετρήσεως.

"Αλλες κατηγορίες όργάνων είναι οι έξης:


α) Τά **καταγραφικά όργανα**, πού φέρουν καί αύτά δείκτη, στό έλευθερο ἄκρο τοῦ όποιου δμῶς στερεώνεται μιά γραφίδα. Ή γραφίδα σημειώνει έπάνω σέ χαρτί μέ ύποδιαιρέσεις, τό όποιο κινεῖται μέ σταθερή ταχύτητα κάτω άπό τή γραφίδα, μιά συνεχή γραμμή ή μιά κουκκίδα σέ κανονικά χρονικά διαστήματα: ή γραμμή ή ή κουκκίδα βρίσκεται κάθε φορά σέ διαφορετική θέση άνάλογα μέ τή θέση πού έχει έκεινή τή στιγμή ή κινητός δείκτης. "Ετσι χαράσσεται στό χαρτί μιά καμπύλη, ή όποια παριστάνει τή μεταβολή τοῦ μεγέθους πού μετρούμε σέ συνάρτηση μέ τό χρόνο (σχ. 18.1β).

β) Οι **καθοδικοί παλμογράφοι**. Είναι ήλεκτρονικά όργανα, πού πραγματοποιοῦν έπισης μετρήσεις μέ χάραξη τῆς καμπύλης μεταβολῆς ήλεκτρικῶν μεγεθῶν πού μεταβάλλονται γρήγορα. Στά όργανα αύτά ή καμπύλη έμφανίζεται σέ ειδική θόρνη.

γ) Τά όργανα **ψηφιακής ένδειξεως**. Σ' αύτά τό άποτέλεσμα τῆς μετρήσεως δίνεται κατευθείαν μέ άριθμούς, πού σχηματίζονται μέ μιά σειρά άπό ψηφία είτε άπό έναν άπαριθμητικό μηχανισμό είτε άπό ένα ήλεκτρονικό σύστημα. Στήν

τελευταία περίπτωση οι άριθμοι είναι φωτεινοί γιατί σχηματίζονται μέλι λυχνίες.

δ) **Τά όργανα με γέφυρα.** Σ' αυτά τό αποτέλεσμα τῆς μετρήσεως δείχνεται συνήθως από την άκινητη δείκτη, μπροστά από τόν όποιο περιστρέφομε έμεις κυκλική κλίμακα βαθμολογημένη κατάλληλα. Η περιστροφή συνεχίζεται μέχρι που νά μηδενισθεί ή ένδειξη ένός ένδεικτικού όργανου, τό όποιο είναι συνήθως ένσωματωμένο στό όργανο μετρήσεως.

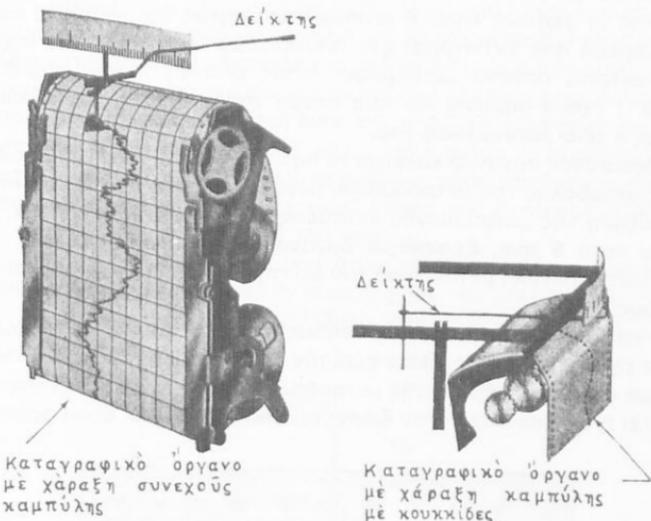

Σχ. 18.1β.  
Καταγραφικά όργανα.

## 18.2 Θέσεις όργάνων και κλίμακες μετρήσεων.

Τά ήλεκτρικά όργανα κατά τή χρήση τους πρέπει νά τοποθετοῦνται στήν κανονική θέση, πού προβλέπει γι' αύτά ο κατασκευαστής τους. Η θέση αύτή μπορεῖ νά είναι **όριζόντια, κατακόρυφη ή πλάγια** (μέ ορισμένη γωνία).



Σχ. 18.2a.  
Κλίμακα μετρήσεως.


Η κλίμακα μετρήσεως τῶν όργάνων φέρει, δημοσίευμε, ύποδιαιρέσεις (σχ. 18.2a). Πολλές φορές, όταν η άκριβεια τοῦ όργανου άναφέρεται σέ ένα τμῆμα μόνο από δλη τήν κλίμακα, έχει δύο τελείες, στήν άρχη και στό τέλος τοῦ τμήματος αύτοῦ τῆς κλίμακας.

Ἐπάνω ἀπό τὴν κλίμακα αὐτή τῶν μετρήσεων κινεῖται ὁ δείκτης τοῦ ὄργανου, πού είναι κατασκευασμένος ἀπό κράμα ἀλουμινίου, γιά νά είναι ἐλαφρός. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ὄργανα στά όποια ὁ δείκτης ἀποτελεῖται ἀπό ἔνα φωτεινό εἴδωλο. Τά ὄργανα αὐτά καλοῦνται **ὄργανα μέ φωτεινή κηλίδα**. Ὁ μηχανισμός τοῦ ὄργανου αὐτοῦ κινεῖ ἔνα μικρό κάτοπτρο, τό όποιο μέ τῇ βοήθεια ἐνός λαμπτήρα ἀποστέλλει λεπτή φωτεινή δέσμη ἐπάνω στήν κλίμακα τοῦ ὄργανου. Τότε στήν κλίμακα προβάλλεται φωτεινή κηλίδα μέ μια χαραγή στό κέντρο (σχ. 18.2β). Ὁ φωτεινός αὐτός δείκτης (ἢ φωτεινή κηλίδα) κινεῖται κατά μῆκος τῆς κλίμακας καὶ σταματᾷ στήν ύποδιαίρεση πού ἀντιστοιχεῖ στό ἀποτέλεσμα τῆς μετρήσεως (σχ. 18.2β).

Στά ήλεκτρικά ὄργανα μετρήσεως, ἐκτός ἀπό τήν κλάση ἀκρίβειάς τους (παράγρ. 18.1) ἔχουν σημασία καὶ δύο ἀκόμη χαρακτηριστικά: ἡ **εύαισθησία** τοῦ ὄργανου καὶ ἡ **ἰδια κατανάλωσή του**.

**Εύαισθησία** ἐνός ὄργανου καλεῖται τό πηλίκον τῆς μετακινήσεως τοῦ δείκτη σέ μη διά τῆς μεταβολῆς τοῦ μετρούμενου μεγέθους: π.χ. 8 mm/A, πού σημαίνει ὅτι γιά κάθε αὔξηση τῆς μετρούμενης ἐντάσεως τοῦ ρεύματος κατά 1 A, ὁ δείκτης μετακινεῖται κατά 8 mm. Εύαισθητο ὄργανο χαρακτηρίζεται ἐκείνο, στό όποιο πραγματοποιεῖται μεγάλη μετακίνηση τοῦ δείκτη γιά μικρή μεταβολή τοῦ μετρούμενου μεγέθους.

Ἡ **ἰδια κατανάλωση** ἐκφράζεται συνήθως σέ mW ἢ mVA. Στά βολτόμετρα είναι τό γινόμενο τῆς μετρούμενης **τάσεως** ἐπί τήν **ἐνταση** πού ἀπορροφᾶ τό ὄργανο. Στά ἀμπερόμετρα είναι τό γινόμενο τῆς μετρούμενης ἐντάσεως ἐπί τήν πτώση τάσεως πού προκαλεῖ ἡ ἐνταση αὐτή ὅταν διέρχεται ἀπό τό ὄργανο. Είναι φανερό ὅτι ὅσο

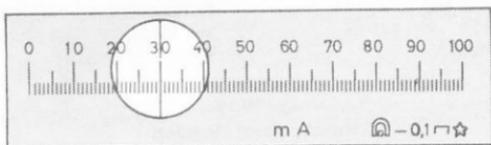

Σχ. 18.2β.

Κλίμακα μετρήσεως μέ φωτεινή κηλίδα.

μικρότερη είναι ἡ **ἰδια κατανάλωση**, στά βολτόμετρα μέν ἔχομε μικρή ἀπορρόφηση ρεύματος (δηλαδή τό ὄργανο ἔχει μεγάλη ἀντίσταση σέ  $\Omega$ ), ἐνῶ στά ἀμπερόμετρα ἔχομε μικρή πτώση τάσεως (δηλαδή τό ὄργανο ἔχει μικρή ἀντίσταση σέ  $\Omega$ ). Μέ τήν παρεμβολή τοῦ ὄργανου στό κύκλωμα γιά τήν ἐκτέλεση τῆς μετρήσεως, μεταβάλλεται λίγο τό πρός μέτρηση μέγεθος, γιατί στήν ήλεκτρική ἀντίσταση τοῦ κυκλώματος προστίθεται καὶ ἡ ἀντίσταση τοῦ **ἰδίου** τοῦ ὄργανου. Ἐπομένως ἔνα ὄργανο μέ μικρή **ἰδια κατανάλωση** ἐπηρεάζει πολύ λίγο τό μετρούμενο μέγεθος.

Κατά κανόνα τά ὄργανα μέ μικρή **ἰδια κατανάλωση** ἔχουν καὶ μεγάλη εύαισθησία.

### 18.3 Ἐσωτερικός μηχανισμός ήλεκτρικῶν ὄργανων.


Ἀνάλογα μέ τόν ἐσωτερικό μηχανισμό πού χρησιμοποιεῖται στά ὄργανα ήλεκτρικῶν μετρήσεων διακρίνομε τίς ἀκόλουθες κατηγορίες ὄργανων (ἢ μέτρηση

τῶν διαφόρων ήλεκτρικῶν μεγεθῶν πραγματοποιεῖται πάντοτε μέ τή βοήθεια τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος, τό όποιο διέρχεται ἀπό τό σύργανο:

**a) "Οργανα μέ κινητό σίδηρο.**

Τά σύργανα αὐτά περιλαμβάνουν ἔνα πηνίο, στοῦ όποιου τό έσωτερικό ύπάρχουν ὡς πυρῆνες ἔνα σταθερό κομμάτι ἀπό μαλακό σίδηρο καὶ ἔνα κινητό κομμάτι ἀπό μαλακό σίδηρο στερεωμένο στὸν ἄξονα τοῦ δείκτη. "Οταν συνδέομε τό σύργανο σέ ήλεκτρικό κύκλωμα γιά τὴν ἐκτέλεση μετρήσεως, ἀπό τό πηνίο διέρχεται ρεῦμα τό όποιο δημιουργεῖ μαγνητικό πεδίο. Τό πεδίο αὐτό μαγνητίζει τούς δύο πυρῆνες πρός τὴν ἴδια κατεύθυνση, μέ ἀποτέλεσμα τά δύο σιδερένια κομμάτια νά ἀπωθοῦνται. "Ετσι ὁ κινητός πυρῆνας περιστρέφεται μαζύ μέ τὸν ἄξονα τοῦ δείκτη, ἥως ὅτου ἀντισταθμίσει τὴν ἀντιτιθέμενη ροπή ἐνός σπειροειδοῦς ἐλατηρίου (σχ. 18.3a) πού καλεῖται **ἐπανατακτικό** ἐλατηρίο. Μέ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ στρεπτική ροπή πού ἀναπτύσσεται μεταξύ τῶν πυρῆνων εἰναι ἀνάλογη πρός τὴν ἐνταση τοῦ διερχόμενου ἀπό τό πηνίο ρεύματος καὶ ἀποτελεῖ μέτρο τῆς ἐντάσεως αὐτῆς, ἥ όποια δείχνεται μέ τὴν ἀνάλογη ἀπόκλιση τοῦ δείκτη.

Στά σύργανα μέ κινητό σίδηρο ἡ μαγνήτιση τῶν δύο πυρῆνων ἔχει πάντοτε τὴν ἴδια κατεύθυνση, ὁποιαδήποτε καὶ ἄν εἰναι ἡ φορά τοῦ ρεύματος μέσα στό πηνίο. "Ἐπομένως, τά σύργανα αὐτά εἰναι κατάλληλα γιά μετρήσεις καὶ σέ συνεχές καὶ σέ ἐναλλασσόμενο ρεῦμα.

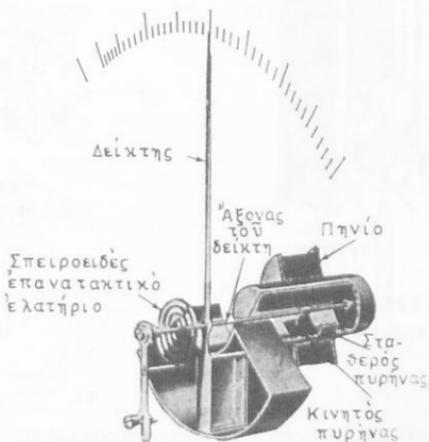

Σχ. 18.3a.  
"Οργανο μέ κινητό σίδηρο.

"Ἔχουν ἐπίσης σχετικά ύψηλή ἴδια κατανάλωση καὶ ἐπομένως δέν εἰναι κατάλληλα γιά τή μέτρηση μικρῶν τιμῶν, ὅπως π.χ. μικρῶν ἐντάσεων ἡ τάσεων. "Ἐπίσης, δέν παρουσιάζουν εύαισθησία σέ ύπερφορτίσεις μικρῆς διάρκειας καὶ χρησιμοποιοῦνται κυρίως ὡς σύργανα πίνακα καὶ ὡς συνήθη φορητά σύργανα γιά μετρήσεις σειρᾶς.

**β) "Οργανα μέ κινητό πηνίο.**


Στά σύργανα αὐτά ὁ δείκτης στερεώνεται στὸν ἄξονα ἐνός πηνίου, τό όποιο

μπορεῖ νά περιστρέφεται μέσα στό μαγνητικό πεδίο ένος μόνιμου μαγνήτη. Τό ρεύμα τοῦ κυκλώματος στό όποιο συνδέεται τό όργανο, διέρχεται από δύο χάλκινα σπειροειδή έλατηρια (σχ. 18.3β) καὶ από τό κινητό πηνίο, τό όποιο περιστρέφεται τότε, μέχρι πού ν' ἀντισταθμίσει τή ροπή πού έξασκοῦν τά έλατηρια.

"Αν ἀλλάξει ἡ διεύθυνση τοῦ ρεύματος, τό πηνίο στρέφεται κατ' ἀντίστροφη φορά. Τά όργανα αὐτά λοιπόν είναι κατάλληλα μόνο γιά μετρήσεις σέ κυκλώματα συνεχοῦς ρεύματος.

Τά όργανα μέ κινητό πηνίο είναι πολὺ εύαίσθητα καὶ ἔχουν μικρή ἴδια κατανάλωση, χρησιμοποιοῦνται δέ ώς όργανα ἀκρίβειας.

Ἐπειδή τά όργανα μέ κινητό πηνίο ἔχουν τή μεγαλύτερη ἀπό δλα τά ἄλλα όργανα εύαισθησία (σ' αὐτά ἀνήκουν καὶ τά όργανα μέ τήν ιδιαίτερα μεγάλη εύαισθησία πού καλούνται **γαλβανόμετρα**), είναι ἐπιθυμητό νά μπορούμε νά τά χρησιμοποιήσουμε καὶ γιά μετρήσεις στό έναλλασσόμενο ρεύμα. Αύτό ἐπιτυγχάνεται μέ τήν παρεμβολή διατάξεως ἀνορθωτῶν (σχ. 18.3γ). Οἱ ἀνορθωτικές διατάξεις χρησιμοποιοῦνται συνήθως σέ όργανα μέ κινητό πηνίο **πολλῶν περιοχῶν μετρήσεως**.

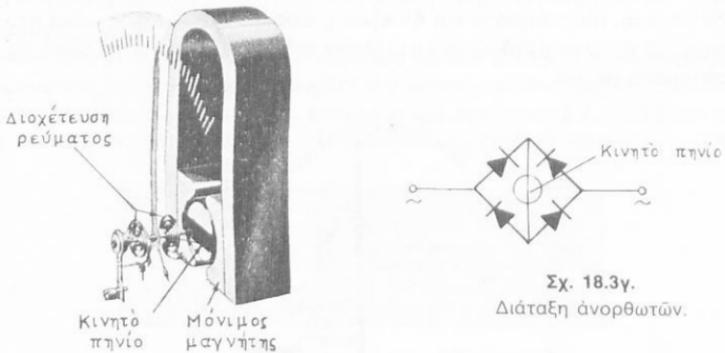

Σχ. 18.3β.

"Όργανο μέ κινητό πηνίο.

### γ) Θερμικά όργανα.

Τά θερμικά όργανα παρουσιάζουν τρεῖς παραλλαγές:

Στή μία ἀπό αὐτές, διέρχεται τό ρεύμα τοῦ κυκλώματος ἀπό ἔνα σύρμα ἀπό ιριδιούχο λευκόχρυσο πού ὅταν θερμαίνεται διαστέλλεται. Τότε μέ μιά κατάλληλη διάταξη (σχ. 18.3δ) ἄλλων συρμάτων, τό σύρμα αὐτό στρέφει τελικά τό δείκτη τοῦ όργανου.

Τά όργανα αὐτά ἔχουν σχεδόν ἀντικατασταθεῖ σήμερα ἀπό ἄλλα όργανα, στά όποια ἡ θερμότητα τοῦ θερμαινόμενου σύρματος μεταδίδεται σέ ἔνα **θερμοηλεκτρικό ζεῦγος** συγκολλημένο ἐπάνω στό σύρμα (σχ. 18.3ε). Τό θερμοηλεκτρικό αὐτό ζεῦγος καθώς θερμαίνεται παράγει, ὅπως γνωρίζομε ἀπό τή Φυσική, ἡλεκτρική τάση, τήν όποια μετροῦμε χρησιμοποιώντας όργανο μέ κινητό πηνίο.

Τρίτο είδος θερμικῶν όργάνων είναι τά όργανα μέ **διμεταλλικό στοιχείο**. Τά όργανα αὐτά ἀποτελοῦνται ἀπό ἔνα σπειροειδές έλατηριο κατασκευασμένο ἀπό


δύο μεταλλικές ταινίες μέ διαφορετικό συντελεστή διαστολής, συγκολλημένες μεταξύ τους. "Όταν άπο τό έλατήριό του διέλθει ρεῦμα, αύτό παραμορφώνεται και στρέφει τό δείκτη τοῦ όργάνου [σχ. 18.3στ(α)].

Τά θερμικά όργανα λειτουργοῦν καί σέ συνεχές καί σέ έναλλασσόμενο ρεῦμα, γιατί τό θερμικό άποτέλεσμα τοῦ ήλεκτρισμοῦ όπως γνωρίζομε ήδη είναι άνεξάρτητο άπο τό είδος τοῦ ρεύματος.


Τά θερμικά όργανα μετροῦν τήν ένδεικνύμενη τιμή τής έντάσεως τοῦ ρεύματος άνεξάρτητα άπο τή συχνότητά του, γιατό χρησιμοποιοῦνται καί σέ κυκλώματα ύψηλής συχνότητας.



Σχ. 18.3δ.  
Θερμικό όργανο.

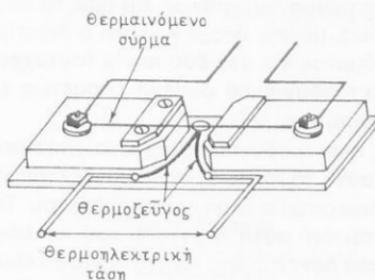


Σχ. 18.3ε.  
Θερμικό όργανο.

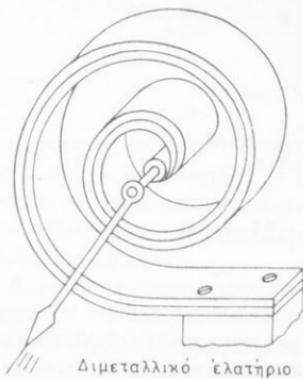

Σχ. 18.3στ.  
Θερμικό όργανο μέ διμεταλλικό στοιχείο.

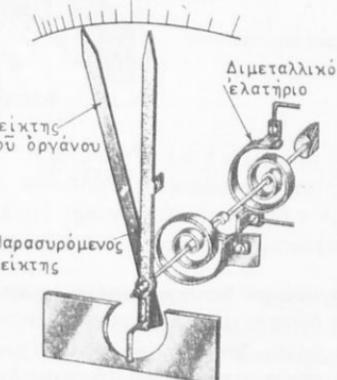Τά όργανα μέ διμεταλλικό στοιχείο χρησιμοποιοῦνται συνήθως γιά τόν προσδιορισμό τών μέγιστων τιμών έντάσεων ρεύματος (άμπερόμετρα μεγίστου). Γιά τό σκοπό αύτό, έκτός άπο τόν κυρίως δείκτη ύπάρχει καί ένας δεύτερος δείκτης, που δέν συνδέεται μέ τό μηχανισμό τοῦ όργάνου [σχ. 18.3στ(β)] 'Ο δεύτερος αύτός




δείκτης παρασύρεται άπο τόν κυρίως δείκτη και παραμένει κάθε φορά στή μεγαλύτερη τιμή που έχει φθάσει ό κυρίως δείκτης. Τόν παρασυρόμενο δείκτη έπαναφέρει στό μηδέν τής κλίμακας αύτός που έκτελεί τή μέτρηση, με τή βοήθεια ένός έξωτερικού κοχλία χειρισμού στερεωμένου έπάνω στό κάλυμμα τοῦ όργανου.

Τά όργανα με διμεταλλικό στοιχείο, έπειδή παρουσιάζουν άδράνεια δέν μετροῦν στιγμιαίες ύπερεντάσεις, άλλα ύπερεντάσεις μεγαλύτερης διάρκειας. Τά όργανα αύτά είναι φθηνά και πολύ άνθεκτικά, με βιομηχανική άκριβεια 1,5 ώς 2,5%.

### δ) Ήλεκτροδυναμικά όργανα.

Τά ήλεκτροδυναμικά όργανα έχουν δύο πηνία, ένα σταθερό και ένα κινητό (σχ. 18.3ζ). Τό κινητό πηνίο βρίσκεται μέσα στό σταθερό πηνίο και άποτελεί συνήθως τό λεγόμενο **πηνίο τάσεως**, ένω τό σταθερό πηνίο άποτελεί τό **πηνίο έντασεως**. "Αν περάσει ρεύμα συγχρόνως και άπο τά δύο πηνία, στό κινητό πηνίο άσκεται ροπή στρέψεως, με τήν οποία κινεῖται ό δείκτης τοῦ όργανου. "Αν άντιστραφεί ή φορά τοῦ ρεύματος και στά δύο πηνία ταυτόχρονα, ή ροπή στρέψεως δέν άλλαζει φορά. Τά ήλεκτροδυναμικά όργανα έπομένως είναι κατάλληλα και γιά συνεχές και για έναλλασσόμενο ρεύμα.

Τά ήλεκτροδυναμικά όργανα χρησιμεύουν γιά τή μέτρηση τής ισχύος. Γιά τό σκοπό αύτό τό πηνίο τάσεως συνδέεται μεταξύ δύο σημείων τοῦ κυκλώματος, στά όποια έπικρατεί ή τάση λειτουργίας του. Τό πηνίο έντασεως συνδέεται έτσι ώστε νά διέρχεται άπ' αύτό ή ένταση τοῦ κυκλώματος (παράγρ. 19.1). "Έτσι ή στρεπτική ροπή που άσκεται στό κινητό πηνίο θά είναι άναλογη με τό γινόμενο τής τάσεως έπι τήν ένταση, δηλαδή άναλογη με τήν ήλεκτρική ίσχυ.

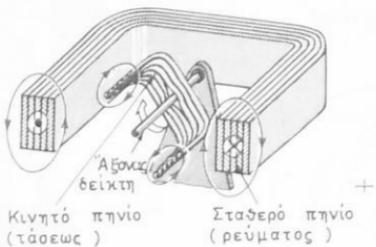

Σχ. 18.3ζ.  
Ήλεκτροδυναμικό όργανο.

### ε) "Οργανα με διασταυρωμένα πηνία.


Τά όργανα με διασταυρωμένα πηνία είναι κατασκευασμένα όπως τά όργανα με κινητό πηνίο. Μεταξύ τών πόλων τοῦ μόνιμου μαγνήτη είναι τοποθετημένα δύο κινητά πηνία στερεωμένα τό ένα πάνω στό άλλο σταυροειδῶς. Σέ σειρά με κάθε πηνίο συνδέεται μία άντισταση (σχ. 18.3η) έτσι, ώστε νά δημιουργούνται δύο κλάδοι, που συνδέονται παράλληλα με μία πηγή ρεύματος.

'Από τήν πηγή τό ρεύμα διοχετεύεται στά δύο πηνία, τά όποια καθώς στρέφονται με τήν άναπτυσσόμενη ροπή στρέψεως, στρέφουν τό δείκτη τοῦ όργανου, που είναι στερεωμένος στά δύο διασταυρωμένα πηνία.

Στά όργανα με διασταυρωμένα πηνία δέν άσκεται καμιά έπανατακτική ροπή άπο έλατήρια· έτσι ό δείκτης, όταν τό όργανο δέν λειτουργεῖ, παραμένει σέ

όποιαδήποτε θέση έπάνω στήν κλίμακα.

Τά δργανα μέ διασταυρωμένα πηνία χρησιμεύουν ώς ώμόμετρα, γιά τόν προσδιορισμό τών ήλεκτρικών άντιστάσεων. Αύτό γίνεται γιατί είναι έτσι διαμορφωμένα, ώστε ή θέση πού παίρνουν τά πηνία νά έχαρταται άπο τό **πηλίκον** τών δύο ρευμάτων, πού ρέουν σε κάθε παράλληλο κλάδο (σχ. 18.3η). "Αν λοιπόν ή μία άπο τίς άντιστάσεις τών δύο κλάδων είναι γνωστή και θέλομε νά προσδιορίσουμε τήν άλλη, αύτό γίνεται εύκολα, γιατί η θέση τοῦ δείκτη καθορίζει τό πηλίκον τών δύο ρευμάτων ή τό πηλίκον τών δύο άντιστάσεων· έπομένως μᾶς προσδιορίζει τήν τιμή τής άγνωστης άντιστάσεως. Έπειδή κατά τόν προσδιορισμό μᾶς άντιστάσεως δέν ύπάρχει καμάρα ροή ρεύματος στό κύκλωμα, τό ρεῦμα πού περνά άπο τά δύο πηνία παρέχεται, όπως είδαμε, άπο μία ένσωματωμένη στό δργανο πηγή. Ή πηγή αύτή είναι είτε ξηρή συστοιχία (μπαταρία) είτε μικρή μαγνητολεκτρική μηχανή (μικρή γεννήτρια μέ μόνιμους μαγνήτες), ή όποια στρέφεται μέ τό χέρι μέ τή βοήθεια έξωτερικής χειρολαβῆς.

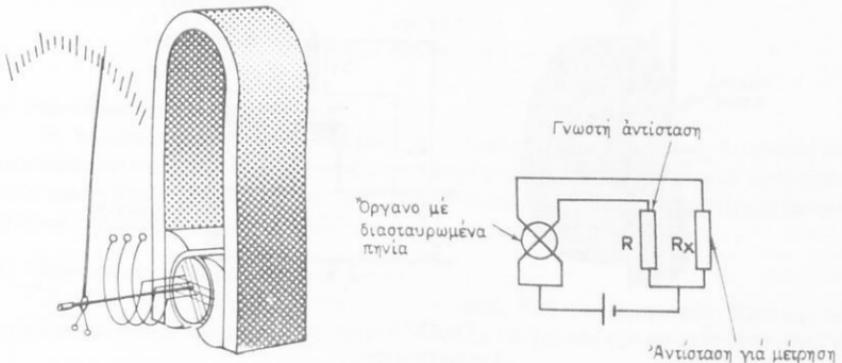

Σχ. 18.3η.  
"Όργανο μέ διασταυρωμένα πηνία.


Τά ώμόμετρα, σταν χρησιμοποιούνται γιά τή μέτρηση άντιστάσεων πού έχουν μεγάλες τιμές (π.χ. άντιστάσεων μονώσεων), καλούνται **μεγκώμετρα** και έχουν μεγαλύτερη άκριβεια στίς περιοχές τών μεγάλων τιμῶν ( $M\Omega$ ). Υπάρχουν έπισης ώμόμετρα ειδικά γιά τή μέτρηση άντιστάσεων γειώσεως, πού καλούνται **μέγκερ** (άπο τό ξενόγλωσσο Megger).

Τά δργανα μέ διασταυρωμένα πηνία χρησιμεύουν έπισης γιά τή μέτρηση θερμοκρασιών. Ή θερμοκρασία πού πρόκειται νά μετρηθεῖ μεταβάλλει, όπως γνωρίζουμε, τήν ήλεκτρική άντισταση ένός άγωγου. "Αν έπομένως μέ ένα δργανο μέ διασταυρωμένα πηνία μετρούμε τήν άντισταση ένός κατάλληλου άγωγου, προσδιορίζομε έμμεσα και τή θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος τοῦ άγωγού αύτοῦ. Τά δργανα αύτά τότε είναι βαθμολογημένα σέ  $^{\circ}\text{C}$ .

#### στ) Συνημιτόμετρα.

Τά **συνημιτόμετρα** είναι δργανα μέ τά όποια μετρούμε τό συντελεστή ίσχυος σέ ένα κύκλωμα. Είναι διαφόρων ειδών (ήλεκτροδυναμικά, μέ κινητό σίδηρο κλπ.) και κατάλληλα γιά μονοφασικά ή τριφασικά κυκλώματα. Έδω θά περιγράψουμε σύντομα

ένα τύπο συνημιτομέτρου κατάλληλο κυρίως γιά μονοφασικά κυκλώματα. Τά δργανα αύτά άποτελοῦνται από τρία πηνία (σχ. 18.3θ). Τά δύο είναι σταθερά και συνδέονται στήν τάση τοῦ κυκλώματος, όπως δείχνει τό σχήμα 18.3θ· διατάσσονται κατά όρθη γωνία στό χῶρο. Στό ένα από τά σταθερά αύτά πηνία συνδέεται μιά ώμική άντισταση και στό άλλο μιά έπαγωγική άντισταση. Μέ τόν τρόπο αύτό σχηματίζεται στό χῶρο, έκτος από τήν όρθη γωνία και μιά ήλεκτρική όρθη γωνία, άναμεσα στούς άξονες τών μαγνητικών πεδίων πού δημιουργοῦνται από τά σταθερά πηνία. Μεταξύ τών σταθερών πηνίων κινεῖται ένα κινητό πηνίο, τό όποιο συνδέεται στήν ένταση τοῦ κυκλώματος. 'Επάνω σ' αύτό είναι στερεωμένος ό δεικτης τοῦ όργανου. 'Η θέση τήν όποια λαμβάνει τό κινητό πηνίο έξαρτᾶται από τή φασική γωνία μεταξύ τάσεως και έντασεως.

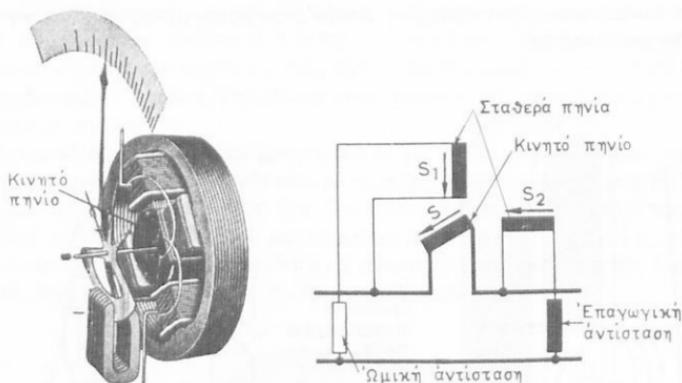

Σχ. 18.3θ.



Στά ὅργανα μετρήσεως τοῦ συντελεστῆ ισχύος δέν ύπάρχει ἐπανατακτικό ἑλατήριο καὶ ἐπομένως ὁ δείκτης, ὅταν δέν διέρχεται ρεῦμα ἀπό τὸ ὅργανο, παραμένει σὲ ὅποιαδήποτε τυχαία θέση ἐπάνω στὴν κλίμακα.

‘Η κλίμακα των όργάνων αυτών είναι βαθμολογημένη σε τιμές του συνημιτόνου των φασικών άποκλίσεων.

ζ) "Οργανα με παλλόμενα έλασματα.

Τά δργανα μέ παλλόμενα έλάσματα χρησιμεύουν για τή μέτρηση τῆς συχνότητας (συχνόμετρα) καί ἀποτελοῦνται ἀπό μιά σειρά έλασμάτων (σχ. 18.3i) τά όποια πάλλονται μεταξύ τῶν πόλων ἐνός ἡλεκτρομαγνήτη. Ἐκτός ἀπό τά συχνόμετρα μέ παλλόμενα έλάσματα ύπάρχουν καί συχνόμετρα πού ἀνήκουν σέ ἄλλες κατηγορίες δργάνων ἀπό αὐτές πού περιγράψαμε. Τά έλάσματα αὐτά ἔχουν διαφορετικό μῆκος τό καθένα, ὥστε κάθε έλασμα νά πάλλεται μέ τή συχνότητα πού ἀντιστοιχεῖ στό μῆκος του. "Av ἀπό τό πηνίο τοῦ ἡλεκτρομαγνήτη διαβιβάσσομε τό ρεῦμα, τοῦ όποίου θέλομε νά μετρήσουμε τή συχνότητα, τά έλάσματα θά ἀρχίσουν νά πάλλονται. Τό έλασμα πού τό μῆκος του είναι ἀντίστοιχο πρός τή συχνότητα τοῦ ρεύματος θά παρουσιάζει τό μεγαλύτερο εύρος ταλαντώσεως, ἐνώ τά έλάσματα πού βρίσκονται ἀπό τή μιά καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ έλάσματος αύτοῦ θά πάλλονται μέ

μικρότερα ευρη ταλαντώσεων. Τό σχήμα 18.3ι δείχνει πώς μετρείται ή συχνότητα στά όργανα αύτά μέ τή βοήθεια τῶν παλλομένων έλασμάτων και τῆς κλίμακας τοῦ όργανου, πού βρίσκεται κοντά και κατά μήκος τῆς σειρᾶς τῶν έλασμάτων. Ή κλίμακα αύτή είναι βαθμολογημένη σέ Hz.

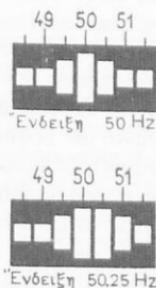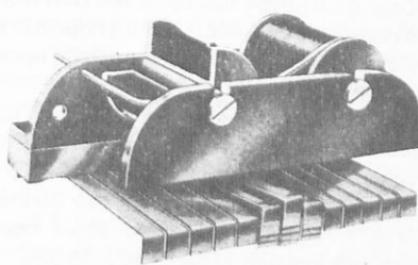

Σχ. 18.3ι.


"Όργανο μέ παλλόμενα έλασματα.

#### η) Ήλεκτροστατικά όργανα.

Τά ήλεκτροστατικά όργανα έχουν μηχανισμό βασιζόμενο στίς δυνάμεις πού άναπτύσσονται μέ τήν ήλεκτριση τῶν σωμάτων (παράγρ. 2.2). Τά όργανα αύτά έχουν πολύ μικρή ίδια κατανάλωση και χρησιμοποιούνται συνήθως γιά τή μέτρηση ύψηλῶν τάσεων συνεχοῦς και έναλλασσόμενου ρεύματος.

#### θ) "Όργανα μέ γέφυρα.

Τά όργανα μέ γέφυρα άποτελούνται άπό δύο καταμεριστές τάσεως, πού συνδέονται παράλληλα, ὅπως δείχνει τό σχήμα 18.3ια και τροφοδοτούνται άπό μία

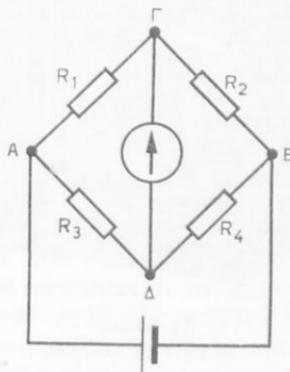

Σχ. 18.3ια.

"Όργανο μέ γέφυρα.

πηγή (π.χ. ξηρή συστοιχία). Ήν ο καταμεριστής  $R_3, R_4$  διαιρεῖ τήν τάση τῆς πηγῆς στά ίδια τμήματα πού τή διαιρεῖ και ὁ καταμεριστής  $R_1, R_2$ , τότε τά σημεία  $\Gamma$  και  $\Delta$  θά

βρίσκονται στό τού δυναμικό. "Ετοι μεταξύ τῶν σημείων Γ καὶ Δ δέν θά ἐπικρατεῖ καμιά ήλεκτρικῆ τάση, ὅπως διαπιστώνεται μέ τό ἀμπερόμετρο (συνήθως γαλβανόμετρο) πού ύπάρχει πάντοτε στά ὅργανα μέ γέφυρα. Τό ἀμπερόμετρο αὐτό δείχνει δηλαδή ὅτι δέν διέρχεται ήλεκτρικό ρεῦμα ἀπό τά σημεῖα Γ καὶ Δ. "Οταν τό ἀμπερόμετρο δείχνει ὅτι τό ρεῦμα είναι μηδενικό, λέμε ὅτι ἡ γέφυρα τῶν τεσσάρων ἀντιστάσεων ισορροπεῖ καὶ γνωρίζομε ὅτι ὁ λόγος τῶν τιμῶν τῶν ἀντιστάσεων  $R_3$  καὶ  $R_4$  είναι ἵσος πρός τό λόγο τῶν ἀντιστάσεων  $R_1$  καὶ  $R_2$ . "Αν ἐπομένως μιὰ ἀπό τίς τέσσερις ἀντιστάσεις είναι ἄγνωστη (πρέπει νά προσδιορισθεῖ), προσδιορίζεται εὕκολα ἀπό τίς σχέσεις ισότητας τῶν δύο λόγων.

Τά ὅργανα μέ γέφυρα ἔχουν ἔξωτερικά ἔνα στρεπτό κουμπί μέ τό ὅποιο μπορούμε νά μεταβάλλομε τή σχέση τῶν ἀντιστάσεων  $R_3$  καὶ  $R_4$ , ώστε νά ἐπιτυγχάνεται τελικά ὁ μηδενισμός τοῦ γαλβανομέτρου (ισορροπία). Μέ αὐτόν τόν τρόπο προσδιορίζεται τό μέγεθος τῆς ἄγνωστης ἀντιστάσεως  $R_2$ , πού δίνεται συνήθως κατευθείαν σέ ὥμ ἀπό ἓν δείκτη. Μπροστά στό δείκτη αὐτόν περιστρέφεται συγχρόνως μέ τό κουμπί χειρισμοῦ μιὰ κυκλική κλίμακα (σχ. 18.3(β)).

Τά ὅργανα μέ γέφυρα τά χρησιμοποιοῦμε γιά τήν ἀκριβή μέτρηση τῶν ήλεκτρικῶν ἀντιστάσεων.



Σχ. 18.3(β).  
"Οργανό μέ γέφυρα.

#### 18.4 Μετρητές ήλεκτρικῆς ἐνέργειας (γνώμονες).


"Οπως ἀναφέραμε καὶ στήν παράγραφο 17.3, ἡ ήλεκτρική ἐνέργεια πού παρέχεται ἀπό τήν ήλεκτρική ἐπιχείρηση στούς διάφορους καταναλωτές μετρεῖται

στό σημείο τής παροχετεύσεως. Μέ βάση τή μέτρηση αυτή χρεώνεται ο καταναλωτής.

Για τή μέτρηση τής ήλεκτρικής ένέργειας χρησιμοποιούνται ειδικά ήλεκτρικά δρυγανα, οι **μετρητές ήλεκτρικής ένέργειας** ή **γνώμονες**. Αύτοί μᾶς δίνουν τήν ήλεκτρική ένέργεια, πού καταναλώνεται άπό τό κύκλωμα στό όποιο έχουν συνδεθεῖ, σέ κιλοβαττώρες (kWh).

Τά δρυγανα αύτά είναι διαφόρων ειδών. "Άλλα είναι κατάλληλα γιά μέτρηση ήλεκτρικής ένέργειας σέ κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, άλλα γιά κυκλώματα έναλλασσόμενου ρεύματος και άλλα γιά κυκλώματα και τών δύο ειδών.

Τό συνηθέστερο ειδός μετρητή είναι ο **επαγγικός** μετρητής, πού χρησιμεύει μόνο γιά τή μέτρηση τής ήλεκτρικής ένέργειας μονοφασικών ή τριφασικών κυκλωμάτων έναλλασσόμενου ρεύματος. Ο επαγγικός μετρητής λειτουργεῖ όπως ό ασύγχρονος κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα. Ο μηχανισμός τού μετρητή αύτού (σχ. 18.4a) περιλαμβάνει δύο ήλεκτρομαγνήτες. Ο ένας ήλεκτρομαγνήτης έχει δύο σκέλη στά όποια είναι τυλιγμένα δύο πηνία πού συνδέονται σέ σειρά. Άπο τά πηνία αύτά διέρχεται τό οεῦμα τού κυκλώματος τού όποιου θά μετρήσομε τήν

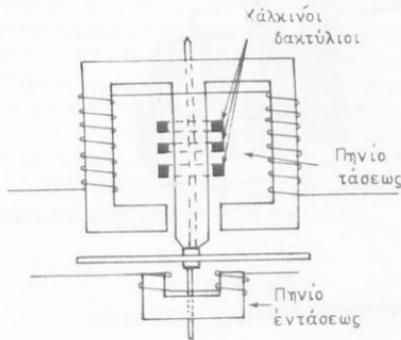

Σχ. 18.4a.


'Αρχή λειτουργίας μετρητή ήλεκτρικής ένέργειας.

ένέργεια [παράγρ. 18.3(δ) **πηνίο έντασεως**]. 'Ο άλλος ηλεκτρομαγνήτης έχει τρία σκέλη· στά δύο άπ' αύτά είναι τυλιγμένα δύο πηνία συνδεμένα σέ σειρά. Τα ίσκρα τών πηνίων αύτών συνδέονται μεταξύ δύο σημείων τού κυκλώματος, στά όποια έπικρατεῖ ή τάση του (πηνίο τάσεως). "Ετσι ο **παράλληλος** μαγνήτης, ο μαγνήτης δηλαδή πού περιβάλλεται άπό τό πηνίο τάσεως, δημιουργεῖ μαγνητικό πεδίο άναλογο μέ τήν τάση τού κυκλώματος. Τό πηνίο τάσεως, σπως είναι γνωστό, διαρρέεται άπό ένταση άναλογη μέ τήν τάση τού κυκλώματος, ένω ό μαγνήτης **σειράς** δημιουργεῖ μαγνητικό πεδίο άναλογο μέ τήν ένταση τού κυκλώματος.

'Ο παράλληλος μαγνήτης είναι έτοι κατασκευασμένος, ώστε οι μαγνητικές γραμμές τού μαγνητικού του πεδίου νά διέρχονται άπό τό κεντρικό σκέλος.

Μεταξύ τών δύο ήλεκτρομαγνητών είναι τοποθετημένος ένας λεπτός δίσκος άπό άλουμινιο έτσι, ώστε νά μπορεῖ νά περιστρέφεται. 'Ο δίσκος αύτός άποκόπτει τίς μαγνητικές γραμμές τών πεδίων και τών δύο ήλεκτρομαγνητών. 'Επάνω στό δίσκο έχασκεται ροπή στρέψεως πού προέρχεται άπό τήν άλλη λεπίδραση τών

μαγνητικών πεδίων τών δύο ήλεκτρομαγνητών και τών δινορρευμάτων (παράγρ. 8.4), τά όποια έπαγονται από τούς ήλεκτρομαγνήτες αύτούς έπανω στό δίσκο. "Ετοι

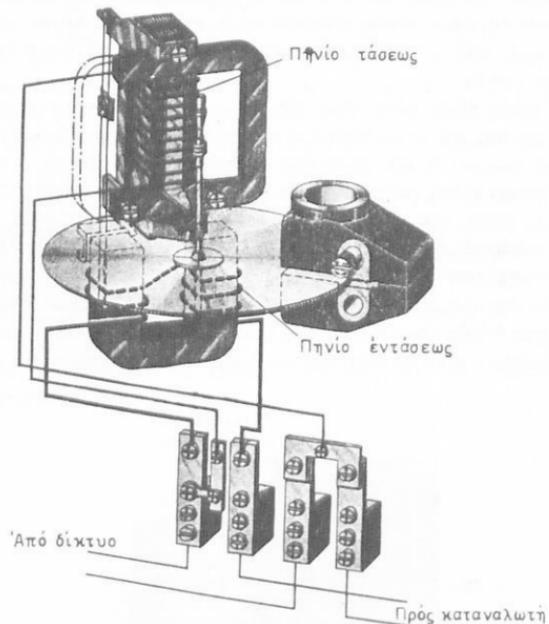

**Σχ. 18.4β.**  
Μετρητής ήλεκτρικής ένέργειας.

ό δίσκος περιστρέφεται καί μάλιστα τόσο ταχύτερα όσο μεγαλύτερη είναι ή ισχύς πού διέρχεται από τό κύκλωμα τού όποιου μετρούμε τήν ένέργεια. 'Ο μετρητής περιλαμβάνει έναν **άπαριθμητικό μηχανισμό** τού όποιου έργο είναι ή καταμέτρηση τού συνολικού άριθμού στροφών τού δίσκου. 'Ο άριθμός αύτός τών στροφών άντιστοιχεί στήν ήλεκτρική ένέργεια πού καταναλώθηκε συνολικά (ό άριθμός στροφών είναι άναλογος πρός τήν ίσχυ καί τό χρόνο κατά τόν όποιο διατηρήθηκε ή άπορρόφηση ισχύος από τό κύκλωμα). 'Επειδή θρισμένος άριθμός στροφών τού δίσκου άντιστοιχεῖ, σέ ένα συγκεκριμένο μετρητή, σέ μια κιλοβαττώρα (**όνομαστικός άριθμός στροφών**), ό άπαριθμητικός μηχανισμός μάς παρέχει συνήθως κατευθείαν τόν άριθμόν τών κιλοβαττωρών καί όχι τό συνολικό άριθμό στροφών τού δίσκου.

Στό κεντρικό σκέλος τού παράλληλου ήλεκτρομαγνήτη ύπάρχει καί ένα πηνίο πού άποτελείται από χάλκινους δακτύλους. Μέ τή βοήθεια αύτοῦ τού πηνίου τό συνιστάμενο μαγνητικό πεδίο τού ήλεκτρομαγνήτη αύτοῦ, παρουσιάζει φασική άποκλιση  $90^{\circ}$  ώς πρός τήν τάση τού κυκλώματος. Αύτό είναι άπαραίτητο γιά τή δημιουργία τού στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου, πού περιστρέφει τό δίσκο, οπως στό μονοφασικό κινητήρα έπαγωγής.

Έκτος από τήν παραπάνω διαμόρφωση του μηχανισμού τών έπαγωγικών μετρητών ύπάρχουν και άλλες παραλλαγές, πού βασίζονται πάντοτε στήν ίδια άρχη λειτουργίας, όπως π.χ. ό μετρητής τοῦ σχήματος 18.4β.

Ο μετρητής πού περιγράψαμε είναι για μονοφασικά κυκλώματα. Ανάλογη κατασκευή έχει και ο τριφασικός μετρητής.

#### 18.5 Έρωτήσεις.


1. Σέ τί χρησιμοποιούνται τά όργανα ήλεκτρικών μετρήσεων;
  2. Ποιά είναι τά βασικά όργανα τών ήλεκτρικών μετρήσεων;
  3. Ποιές είναι οι κατηγορίες τών ήλεκτρικών όργάνων από αποψη άκριβειας;
  4. Τί σημαίνει κλάση άκριβειας 1,5;
  5. Ποιές οι κατηγορίες τών ήλεκτρικών όργάνων ώς πρός τόν τρόπο πού δίνεται τό άποτέλεσμα τής μετρήσεως;
  6. Τί είναι τά όργανα μέ φωτεινή κηλίδα;
  7. Τί καλούμε εύαισθησία ήλεκτρικού όργάνου καί τί ίδια κατανάλωση;
  8. Από άποψεως έσωτερικού μηχανισμού τών ήλεκτρικών όργάνων μετρήσεως, ποιές είναι οι διάφορες κατηγορίες τους;
  9. Μέ ποιά όργανα μετρούμε τίς ήλεκτρικές άντιστάσεις;
  10. Σέ τί χρησιμεύουν τά όργανα μέ παλλόμενα έλάσματα;
  11. Σέ ποιές κατηγορίες όργάνων μπορεί ό δείκτης τους νά παραμένει σέ όποιαδήποτε θέση στήν κλίμακα χωρίς νά έπιστρέφει στό μηδέν της;
  12. Ποιάς κατηγορίας όργανα χρησιμοποιούνται για τή μέτρηση τής ήλεκτρικής ισχύος;
  13. Ποιά είναι ή άρχη λειτουργίας τών μετρητών ήλεκτρικής ένέργειας;
  14. Μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε έπαγωγικό μετρητή για τή μέτρηση τής ήλεκτρικής ένέργειας ένός κυκλώματος συνεχοῦς ρεύματος;
-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

### ΜΕΘΟΔΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

#### 19.1 Συνδεσμολογίες ήλεκτρικών μετρήσεων.

"Οπως είδαμε στήν παράγραφο 18.3, οι μετρήσεις τῶν διαφόρων ήλεκτρικῶν μεγεθῶν πραγματοποιούνται πάντοτε μέ τῇ βοήθεια τοῦ ρεύματος πού διέρχεται από τό ὄργανο. "Ετοι ἂν θέλομε νά μετρήσουμε τό ἴδιο τό ρεῦμα ἐνός κυκλώματος, πρέπει νά διακόψουμε τόν ἔνα ἀπό τούς ἀγωγούς τοῦ κυκλώματος καί νά παρεμβάλλομε **σέ σειρά** ἔνα ἀμπερόμετρο (σχ. 19.1a), πού νά ἀνήκει σέ μιάν ἀπό τίς γνωστές κατηγορίες ἀπό ἡποψή ἑσωτερικοῦ μηχανισμοῦ. Τά ἀμπερόμετρα ἔχουν κλίμακα βαθμολογημένη σέ ἀμπέρ, A, καί μικρή **ἑσωτερική ἀντίσταση** (παράγρ. 18.2).

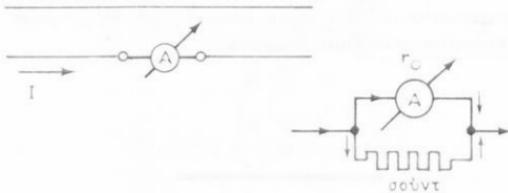


Σχ. 19.1a.  
Σύνδεση ἀμπερόμετρου.



Γιά νά **ἐπεκτείνουμε** τήν περιοχή μετρήσεως ἐνός ἀμπερομέτρου τοποθετοῦμε **παράλληλα** πρός αὐτό μία γνωστή ἀντίσταση (σχ. 19.1a). Τότε ἀπό τό ὄργανο, δημιουργούμε, θά διέλθει ἔνα μέρος μόνο ἀπό τήν ἐνταση τοῦ κυκλώματος, γιατί αὐτή θά διακλαδωθεῖ πρός τό ἀμπερόμετρο καί τήν παράλληλη ἀντίσταση. Μέ τόν τρόπο αὐτόν καί μέ διάφορες ἀντίστασεις κατά διακλάδωση πού καλούνται διεθνῶς **σούντ** (Shunt), μποροῦμε νά μετροῦμε ἐντάσεις ρεύματος ὥσσοδήποτε μεγάλες μέ ἔνα ἀμπερόμετρο, ἀπό τό ὅποιο ἡ μέγιστη ἐνταση πού ἐπιτρέπεται νά διέλθει είναι μικρή (π.χ. 5 A).

Τά σούντ, πού χρησιμοποιούνται γιά τήν ἐπέκταση τῆς περιοχῆς μετρήσεως τῶν ἀμπερομέτρων, είτε συνδέονται κάθε φορά ἑξωτερικά στούς ἀκροδέκτες τοῦ ὄργανου, είτε είναι ἐνσωματωμένα στό ὄργανο, μέσα στό περίβλημά του· στή δεύτερη περίπτωση τά σούντ μπορεῖ νά είναι περισσότερα ἀπό ἔνα καί νά συνδέονται καί νά ἀποσυνδέονται μέ τή βοήθεια διακοπῶν πού βρίσκονται πάνω στό ὄργανο ἔτσι, ὥστε νά ἔχομε πολλές περιοχές μετρήσεως.

Μεγάλες έντασεις ρεύματος μποροῦμε νά μετροῦμε καί μέ αλλο τρόπο, μέ τόν ὅρο ὅμως ὅτι πρόκειται γιά έναλλασσόμενο ρεύμα. Στά άμπερόμετρα, ἀπό τά ὅποια γενικά δέν ἐπιτρέπεται νά περάσουν έντασεις ρεύματος μεγαλύτερες ἀπό 5 A, χρησιμοποιοῦμε εἰδικούς μετασχηματιστές μετρήσεως. Στήν περίπτωσή μας αύτοι ὄνομάζονται μετασχηματιστές έντασεως καί ύποβιβάζουν τήν πρός μέτρηση ένταση. Ὁρισμένα άμπερόμετρα, τά άμπερόμετρα μέ κινητό σίδηρο, δέχονται γιά μέτρηση καί μεγάλες έντασεις ρεύματος (100 A ἡ καί μεγαλύτερες). Ὁ μετασχηματιστής έντασεως συνδέεται ὅπως δείχνει τό σχήμα 19.1β. Οι μετασχηματιστές έντασεως χρησιμοποιούνται ἐπίσης γιά τή μέτρηση τῆς έντασεως σέ κυκλώματα ύψηλής τάσεως, ὅπου τά άμπερόμετρα δέν ἐπιτρέπεται νά συνδέονται κατευθείαν στό κύκλωμα.

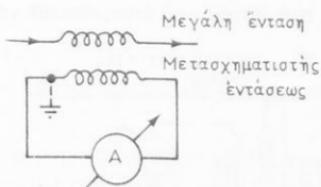


Σχ. 19.1β.  
Μέτρηση μεγάλης έντασεως.

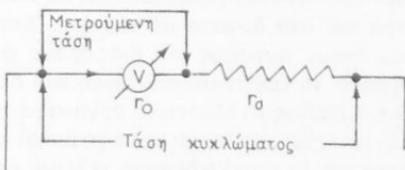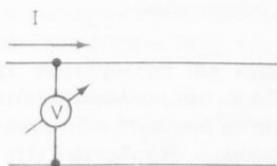

Σχ. 19.1γ.  
Σύνδεση βολτόμετρου.

"Αν θέλομε νά μετρήσομε τήν τάση μεταξύ δύο σημείων ένός κυκλώματος, δέν ἀπαιτεῖται ἡ διακοπή τοῦ κυκλώματος, ὅπως συμβαίνει στήν περίπτωση τῆς άμπερομετρήσεως, ἀλλά ἡ σύνδεση ένός βολτόμετρου (σχ. 19.1γ) παράλληλα πρός τήν κατανάλωση τοῦ κυκλώματος. Τό βολτόμετρο είναι ὅργανο πού ἀνήκει σέ μιάν ἀπό τίς γνωστές κατηγορίες, ώς πρός τόν ἑσωτερικό μηχανισμό, καί ἔχει κλίμακα βαθμολογημένη σέ βόλτ, V, καί μεγάλη ἑσωτερική ἀντίσταση (παράγρ. 18.2) 'Η ἀντίσταση αὐτή ἐπιτυγχάνεται μέ τή σύνδεση σέ σειρά πρός τήν ἀντίσταση τοῦ

μηχανισμοῦ του μιᾶς μεγάλης ἀντιστάσεως. "Ετσι, ὅταν τὸ βολτόμετρο συνδεθεῖ μεταξύ τῶν σημείων στά όποια θέλομε νά μετρήσουμε τὴν τάση πού ἐπικρατεῖ, θά διέλθει ἀπό τὴν συνολική του ἑσωτερική ἀντίσταση ρεῦμα, πού θά είναι ἀνάλογο μέ τὴν τάση πού ἐπικρατεῖ ἡ τάση αὐτή θά μετρηθεῖ μὲ τὴ βοήθεια τῆς βαθμολογημένης κατευθείαν σέ βόλτη κλίμακας τοῦ ὄργανου. Γιά νά ἐπεκτείνομε τὴν περιοχὴ μετρήσεως ἐνός βολτομέτρου, συνδέομε, ὅπως καὶ στὸν περίπτωση τῶν ἀμπερομέτρων, μιὰ γνωστὴ ἀντίσταση το σειρά μέ τὸ ὄργανο (σχ. 19.1γ). "Ετσι, ἡ τάση πού θά μετρήσει τὸ ὄργανο, θά είναι ἔνα μέρος μόνο τῆς τάσεως τοῦ κυκλώματος πού πρέπει νά μετρηθεῖ. Στὴν περίπτωση τῶν κυκλώματων ἐναλλασσόμενου ρεύματος, ἐκτός ἀπό τὴν ἀντίσταση σειρᾶς, χρησιμοποιοῦνται εἰδικοί μετασχηματιστές μετρήσεως (**μετασχηματιστές τάσεως**), πού συνδέονται ὥπως δείχνει τὸ σχῆμα 19.1δ. Οἱ μετασχηματιστές αὐτοί χρησιμοποιοῦνται γιά τὴ μέτρηση ὑψηλῶν τάσεων, ὅταν ἡ μέτρηση γίνεται μὲ ὄργανα στά όποια δέν ἐπιτρέπεται νά ἐπιβληθεῖ ὑψηλὴ τάση.

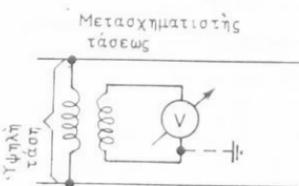


Σχ. 19.1δ.  
Μέτρηση ὑψηλῆς τάσεως.

Οἱ ἀκροδέκτες τῶν ἀμπερομέτρων καὶ βολτομέτρων χρησιμεύουν γιά νά συνδέονται τά ὄργανα αὐτά, ὥπως εἰδαμε, στά κυκλώματα πάνω στά όποια θέλομε νά κάνομε μετρήσεις. Ἐκτός δημοσ ἀπό τὰ δύο αὐτά εἰδη ὄργανων καὶ ὅλα τὰ ἄλλα εἰδη συνδέονται μὲ τὴ βοήθεια κατάλληλων ἀκροδεκτῶν εἴτε παράλληλα εἴτε σε σειρά στὸ κύκλωμα πού γίνεται ἡ μέτρηση ἢ ἀκόμα, συνδέονται ταυτόχρονα παράλληλα καὶ σὲ σειρά (βαττόμετρα, συνημιτόμετρα κλπ.). Στοὺς ἀκροδέκτες ἐπίσης συνδέεται καὶ ἡ ἀγνωστὴ ἡλεκτρικὴ ἀντίσταση, πού θέλομε νά προσδιορίσουμε στὰ ὀμόμετρα καὶ στά ὄργανα μὲ γέφυρα. Ἐκτός ἀπό τοὺς ἀκροδέκτες, τὰ διάφορα ὄργανα ἔχουν συνήθως καὶ διάφορους διακόπτες γιά τὴν ἀλλαγὴ τῆς περιοχῆς μετρήσεως, τὴν ζεύξη καὶ ἀπόξευξη τοῦ ὄργανου πού ἔχει ἡδη συνδεθεῖ στὸ κύκλωμα κλπ. Συνήθως τὰ ἡλεκτρικά ὄργανα μετρήσεως μετά τὴν ἐκτέλεση τῶν μετρήσεων θέτονται ἐκτός κυκλώματος μὲ τὴ βοήθεια τῶν διακοπῶν πού ἀναφέραμε, ἃν δέν θέλομε νά τά ἀποσυνδέσομε τελείως ἀπό τοὺς ἀκροδέκτες.


## 19.2 Τρόπος ἀναγνώσεως ὄργανων.

Κατά τὴν ἀνάγνωση τῶν ἡλεκτρικῶν ὄργανων μετρήσεως προκαλεῖται συνήθως ἕνα σφάλμα ἀναγνώσεως. Αὐτό ὀφείλεται στὸ γεγονός ὅτι δέν βλέπομε τὸ δείκτη τοῦ ὄργανου ἐντελῶς κατακόρυφα ἀλλά πλάγια, ὥποτε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μετρήσεως διαφέρει λίγο ἀπό τὴν πραγματικὴ μέτρηση. Τό σφάλμα αὐτό ἀπό τὴν ἀνάγνωση προκαλεῖται, γιατὶ ὁ δείκτης βρίσκεται σέ κάποια ἀπόσταση πάνω ἀπό τὴν κλίμακα τοῦ ὄργανου καὶ καλεῖται **σφάλμα παραλλάξεως**. Γιά νά ἀποφεύγονται τά σφάλματα

παραλλαξεως κατασκευάζονται συχνά όργανα μέ τό δείκτη στό ίδιο έπιπεδο μέ τήν κλίμακα (σχ. 19.2α). "Αλλοτε πάλι, στά όργανα άκριβειας, ύπάρχει κάτω άπό τό δείκτη καί κατά μῆκος τής κλίμακας μιά λωρίδα κατοπτρική (σχ. 19.2β). "Ετσι έπιπτυχάνονται άναγνώσεις άπαλλαγμένες άπό παραλλάξεις, γιατί βλέπομε τό δείκτη έτσι. ώστε νά συμπίπτει μέ τό είδωλό του πάνω στό κάτοπτρο.

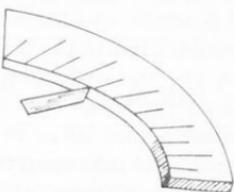


Σχ. 19.2α.

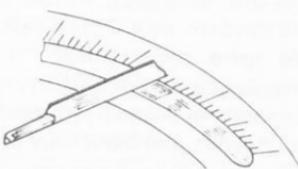

Σχ. 19.2β.

'Αποφυγή σφάλματος άναγνώσεως (παραλλάξεως).

Πρίν άπό τή λειτουργία ένός όργάνου έπιβάλλεται νά έλεγχομε κατά πόσο ό δείκτης του βρίσκεται **άκριβῶς** στό μηδέν τής κλίμακας. "Αν δέν συμβαίνει αύτό, προβαίνομε στό λεγόμενο **μηδενισμό** τοῦ όργάνου. Αύτό σημαίνει ότι μέ τή βοήθεια ένός εἰδικοῦ έξωτερικοῦ ρυθμιστικοῦ κοχλία, φέρομε τό δείκτη άκριβῶς στό μηδέν τής κλίμακας (σχ. 19.2γ). 'Ο ρυθμιστικός κοχλίας μηδενισμοῦ ύπάρχει σέ δλα τά όργανα μέ δείκτη. 'Απουσιάζει άπό τά όργανα έκεινα στά όποια, δπως είδαμε, ό δείκτης παραμένει σέ όποιαδήποτε θέση τής κλίμακας, οταν δέν λειτουργοῦν.

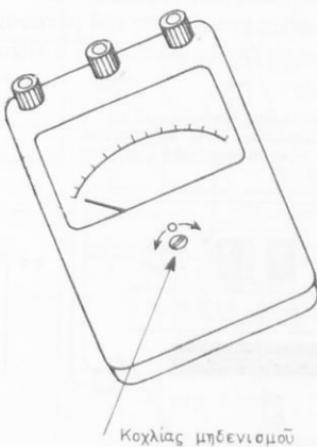

Σχ. 19.2γ.

Ρυθμιστικός κοχλίας μηδενισμοῦ όργάνου μέ δείκτη.

"Οπως είδαμε στήν παράγραφο 18.1 καί στό παράδειγμα τοῦ βολτομέτρου, τό μεγιστο σχετικό σφάλμα τοῦ όργάνου, πού άναφέρεται στή μετρούμενη τιμή, γιά τιμές πού βρίσκονται στό μέσον τής κλίμακας τοῦ όργάνου (δηλαδή τιμές γύρω στά


150 V για κλίμακα που έκτείνεται μέχρι 300 V), είναι διπλάσιο από τό έκατοστιαίο σφάλμα της κλάσεως άκριβειας τού όργανου. Γιά τιμές πού βρίσκονται στήν άρχη τῆς κλίμακας, τό έκατοστιαίο σφάλμα πού άναγεται στή μετρούμενη τιμή θά είναι πολλαπλάσιο από τό σφάλμα τῆς κλάσεως τού όργανου (π.χ. στό 1/5 τῆς κλίμακας τό μέγιστο σχετικό σφάλμα θά είναι πενταπλάσιο από τό σφάλμα τῆς κλάσεως άκριβειας τού όργανου). "Υστερα ἀπ' αὐτά πού εἴπαμε, είναι φανερό δτι γιά νά έχομε άκριβεια στίς μετρήσεις, πρέπει κατά τό δυνατόν νά έκλεγεται η **περιοχή μετρήσεως** τού όργανου ἔτσι, ώστε ή τιμή τού μεγέθους πού μετροῦμε νά βρίσκεται στό **τελευταῖο τρίτο τῆς κλίμακας**. Ή άλλαγη τῆς περιοχῆς μετρήσεως ένός όργανου έπιτυγχάνεται συνήθως μέ τήν προσθήκη ἀντιστάσεων σούντ **ή ἀντιστάσεων σειρᾶς**. Ή προσθήκη αὐτή πραγματοποιεῖται δπως εἴπαμε και μέ τή στροφή ένός μεταγωγέα στά όργανα πού διαθέτουν περισσότερες ἀπό μιά περιοχές μετρήσεως. "Αν δέν είναι δυνατή ή άλλαγη τῆς περιοχῆς μετρήσεως σύμφωνα μέ τά παραπάνω, χρησιμοποιοῦμε, ἄν είναι δυνατόν, ἄλλο όργανο μετρήσεως.

**Γιά τό χειρισμό, γενικῶς, ένός όργανου μετρήσεως πρέπει νά ἀκολουθοῦνται πιστά οι δόθηγίες τού κατασκευαστῆ τού όργανου.** Οι δόθηγίες αύτές συνοδεύουν πάντοτε κάθης όργανο μετρήσεως ή ἀναγράφονται μέ συντομία ἐπάνω στό όργανο (π.χ. στό ἑσωτερικό τού καλύμματος τού όργανου ή ἐπάνω στή βάση τού όργανου). "Ετσι και άκριβεια μετρήσεως έπιτυγχάνομε και τό όργανο προφυλάσσομε ἀπό τυχόν βλάβη.

Κοντά στήν κλίμακα κάθης όργανου ύπαρχε πάντοτε μιά σειρά ἀπό σύμβολα και ὄρισμένα ἄλλα στοιχεία τού όργανου γιά νά είναι δυνατή ή ἀναγνώρισή του. "Ετσι ἀναγράφονται:

- Τό ἑμπορικό σῆμα τού κατασκευαστῆ τού όργανου.
- Ο ἀριθμός σειρᾶς κατασκευῆς τού όργανου.
- Τό σύμβολο τῆς μονάδας μετρήσεως τού μετρούμενου μεγέθους, π.χ. mA.
- Μιά σειρά συμβόλων τά όποια ἀναγράφει ό Πίνακας 19.2.1.

'Ο τελευταῖος ἀριθμός, μέ τίς  
ὑποθηλαιρεούεις δίνει τόν ἀριθμό  
μετά την ὑποδιαστολή (δεκατα)

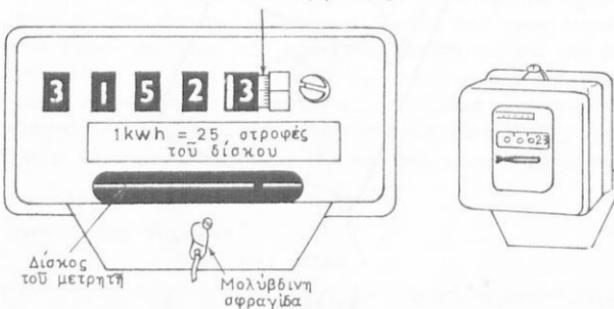

Σχ. 19.23.  
Μετρητής μέ σταθερά 0,04 kWh/στρ.

"Η αναγνωση τῶν μετρητῶν ήλεκτρικῆς ἐνέργειας γιά τήν εὕρεση τῆς καταναλώσεως κάθης μήνα (ἢ διμήνου) γίνεται ώς ἔξης: 'Από τόν ἀριθμό (ένδειξη), πού

**ΠΙΝΑΚΑΣ 19.2.1.**

Τά πιό συνηθισμένα σύμβολα πού άναγράφονται στήν κλίμακα τῶν ήλεκτρικῶν δργάνων.

'Εσωτερικός μηχανισμός τῶν δργάνων		Είδος ρεύματος	
Περιγραφή	Σύμβολο	Περιγραφή	Σύμβολο
"Οργανο μέ κινητό σιδηρο		Συνεχές ρεύμα 'Εναλλασσόμενο ρεύμα 'Εναλλασσόμενο και Συνεχές ρεύμα	— ~~ ~~
"Οργανο μέ κινητό πηνίο (μέ μόνιμο μαγνήτη)		Θέση δργάνου	
"Οργανο μέ κινητό πηνίο και άνοισθωτή		Περιγραφή	Σύμβολο
"Οργανο μέ διασταυρωμένα πηνία		Κατακόρυφη θέση 'Οριζόντια θέση	
Θερμικό δργανο μέ κινητό πηνίο (μέ θερμοηλεκτρικό ζεύγος)		Πλάγια θέση (π.χ. ύπο γωνία 60°) Τάση δοκιμής τῆς μονώσεως τοῦ δργάνου (άντοχή τάσεως)	
Θερμικό δργανο μέ διμεταλλικό στοιχείο		Περιγραφή	Σύμβολο
"Ηλεκτροδυναμικό δργανο		Τάση δοκιμής 500 V Τάση δοκιμής μεγαλύτερη από 500 V (π.χ. 2 kV) Καμία τάση δοκιμής	
"Οργανο μέ παλλόμενα έλάσματα		Λοιπά σύμβολα	
"Ηλεκτροστατικό δργανο		Περιγραφή	Σύμβολο
"Οργανο έπαγωγής		'Όνομαστική συχνότητα (π.χ. 50 Hz)* Κλάση άκριβειας (π.χ. 1,5) Σχέση μετασχηματισμοῦ μετασχηματιστῆ μετρήσεως (π.χ. 50/5A) Σύμβολο κοχλία μηδενισμοῦ	$\sim 50$ 1,5 50/5A 

\*"Αν δίπλα στό σύμβολο τοῦ ρεύματος δέν ύπαρχει άριθμός, τότε ή όνομαστική συχνότητα είναι 45 ώς 65 Hz.

έμφανίζεται στό μετρητή, άφαιρούμε τήν άντιστοιχη ἔνδειξη τοῦ προηγούμενου μήνα. 'Η διαφορά μᾶς δίνει σέ kWh τήν κατανάλωση ἐνέργειας τοῦ καταναλωτῆ, στόν όποιο είναι ἐγκατεστημένος ό μετρητής.

Αύτό συμβαίνει γιατί ὅπωα είναι γνωστό, ἡ ἔνδειξη τοῦ ἀπαριθμητικοῦ μηχανισμοῦ τῶν μετρητῶν είναι συνεχής, δέν μηδενίζεται δηλαδή κάθε φορά πού λαμβάνομε τήν ἔνδειξη.

'Υπάρχουν μετρητές στούς όποίους ἡ ἔνδειξη ἀντιπροσωπεύει τό συνολικό ἀριθμό τοῦ δίσκου (σχ. 19.2δ). "Ετσι, ἂν ἀπό τόν ἀριθμό πού μᾶς δείχνει ό μετρητής ἀφαιρέσουμε τόν ἀριθμό τοῦ προηγούμενου μήνα, θά ἔχομε τόν ἀριθμό τῶν στροφῶν πού ἀντιστοιχεῖ στήν κατανάλωση ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας τοῦ μήνα. Για νά βροῦμε τήν ἐνέργεια σέ kWh πρέπει νά πολλαπλασιάσουμε τόν ἀριθμό στροφῶν τοῦ μήνα ἐπί τή λεγόμενη **σταθερά τοῦ μετρητῆ**, πού ἔκφράζει τόν ἀριθμό τῶν κιλοβαττωρῶν ἀνά στροφή τοῦ δίσκου (π.χ. 0,04 kWh/στροφή).

### 19.3. Ἐρωτήσεις.

1. Πώς συνδέεται ἔνα βολτόμετρο γιά τή μέτρηση τῆς τάσεως;
2. Πώς συνδέεται ἔνα ἀμπερόμετρο γιά τή διεξαγωγή ἀμπερομετρήσεως;
3. Πώς μπορούμε νά ἐπεκτείνομε τήν περιοχή μετρήσεως ἐνός ἀμπερομέτρου καί πώς ἐνός βολτομέτρου;
4. Μέ ποιόν τρόπο μπορούμε νά μετρήσουμε μεγάλες ἐντάσεις συνεχοῦς ρεύματος καί μέ ποιόν μεγάλες ἐντάσεις ἐναλλασσόμενου ρεύματος ;
5. Πώς συνδέομε ἔνα βαττόμετρο καί πώς ἔνα μετρητή ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας;
6. Σέ ποιό τμῆμα τῆς κλίμακας ἐνός ὄργανου ἔχομε μεγαλύτερη ἀκρίβεια μετρήσεως;
7. Τί πρέπει νά κάνομε γιά νά χειριστούμε ἔνα ἡλεκτρικό ὄργανο μετρήσεως χωρίς κίνδυνο βλάβης του;
8. Ποιά είναι ἡ πρώτη φροντίδα μας, πρίν θέσομε σέ λειτουργία ἔνα ὄργανο ἡλεκτρικῶν μετρήσεων;
9. "An ἔνα ὄργανο ἔχει συνδεθεῖ μόνιμα σέ ἔνα κύκλωμα, πώς μπορεῖ νά ἀπομονώνεται μετά τή διεξαγωγή τῶν ἀναγκαίων μετρήσεων:
10. Πώς γίνεται ἡ ἀνάγνωση ἐνός μετρητή ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας (γνώμονα):

## ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

### ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

##### ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

###### 20.1 Κίνδυνοι από τό ηλεκτρικό ρεῦμα. Τό ηλεκτρικό άτυχημα.

“Οπως είδαμε μέχρι τώρα, ή ηλεκτρική ένεργεια είναι ή πιό εύχρηστη μορφή ένεργειας και γιαυτό έχει τεράστια διάδοση και άποτελεῖ έναν από τους κυριότερους αν δχι τόν κυριότερο βοηθό τοῦ άνθρωπου. “Οπως πολλά πράγματα ομως πού συντελούν στήν πρόσδο, τόν πολιτισμό και τήν άνεση τοῦ άνθρωπου, έτσι και ο ηλεκτρισμός δημιουργεί άρισμένους κίνδυνους, πού όφειλονται ομως μόνο στήν κακή χρήση του. Τά **ήλεκτρικά άτυχήματα**, όπως λέγονται, είναι σπάνια· αύτό όφειλεται κατά κύριο λόγο στά μέτρα πού λαμβάνονται γιά τήν άποφυγή τους· όφειλεται ομως και στό γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι στήν έποχή μας γνωρίζουν σέ γενικές γραμμές **πώς** πρέπει νά χρησιμοποιούν τόν ηλεκτρισμό και ποιά σημεία **πρέπει** νά προσέχουν, γιά νά μήν ύπάρχει και ο παραμικρός κίνδυνος. Γιά νά κατανοηθούν καλύτερα οι λίγες, ἄλλωστε, **όδηγίες** πού **πρέπει** νά έφαρμόζομε γιά τήν άσφαλή χρήση τοῦ ηλεκτρισμοῦ, άλλα και τά μέτρα προστασίας πού χρησιμοποιούνται στίς ηλεκτρικές έγκαταστάσεις, θά άσχοληθούμε σύντομα μέ τά άποτελέσματα πού έχει ο ηλεκτρισμός στό άνθρωπινο σώμα.

Τό άνθρωπινο σώμα, όπως ἄλλωστε και τό σώμα τῶν ζώων, είναι καλός άγωγός τοῦ ηλεκτρισμοῦ. Έπομένως, όταν βρεθεῖ μεταξύ δύο σημείων στά όποια έπικρατεῖ διαφορά δυναμικοῦ (ηλεκτρική τάση) διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεῦμα. Ή διέλευση τοῦ ηλεκτρισμοῦ από τό άνθρωπινο σώμα καλείται **ήλεκτροπληξία**.

Τό άνθρωπινο σώμα μπορεῖ νά βρεθεῖ μεταξύ δύο σημείων, στά όποια έπικρατεῖ ηλεκτρική τάση όταν:

α) Δύο διαφορετικά μέρη τοῦ σώματός του έρθουν σέ έπαφή με δύο σημεία ηλεκτρικής έγκαταστάσεως πού έχουν διαφορετικό δυναμικό (π.χ. αν μέ τό ένα χέρι έγγιζει έναν άγωγό φάσεως και μέ τό άλλο έναν άγωγό άλλης φάσεως).

β) “Οταν ένα μέρος τοῦ σώματος έρθει σέ έπαφή με ένα σημείο ηλεκτρικῆς έγκαταστάσεως πού παρουσιάζει ηλεκτρική τάση ώς πρός τή γή και, ταυτόχρονα, ένα άλλο μέρος τοῦ σώματος βρίσκεται σέ έπαφή με τή γή. Π.χ. όταν πατοῦμε πάνω σέ ένα μή μονωτικό δάπεδο και έγγισομε ένα σημείο τής έγκαταστάσεως, οπως είναι ο άγωγός φάσεως μιᾶς ηλεκτρικής γραμμῆς, πού παρουσιάζει ηλεκτρική τάση ώς

πρός τή γη. 'Ο ούδετερος κόμβος τῶν τριφασικῶν συστημάτων (παράγρ. 11.2) είναι πάντοτε συνδεμένος μέ τή γη, διότι θά δούμε, καὶ ἐπομένως οἱ ἀγωγοὶ φάσεως παρουσιάζουν διαφορά δυναμικοῦ ὡς πρός τή γη ἵση πρός τή φασική τάση τοῦ δικτύου. "Ετοι στήν προηγούμενη περίπτωση τό άνθρώπινο σῶμα θά βρεθεῖ σέ τάση 220 V.

Οι συνέπειες τῆς διόδου τοῦ ρεύματος ἀπό τό άνθρώπινο σῶμα είναι:

— **Προσβολή τῆς καρδιᾶς** καὶ συγκεκριμένα **ἰνδική συστολή** ἢ **μαρμαρυγή** τῶν καρδιακῶν κοιλιῶν.

— **Έγκαύματα**, ἔξωτερικά καὶ ἔσωτερικά (λόγω τοῦ θερμικοῦ ἀποτελέσματος τοῦ ήλεκτρισμοῦ).

— **Προσβολή τοῦ ἀναπνευστικοῦ κέντρου** μέ ἐπακόλουθο τήν ἀναστολή τῆς ἀναπνοῆς, δηλαδή τήν **ἀσφυξία**.

"Ολες αὐτές οἱ συνέπειες μπορεῖ νά ἔχουν διάφορο βαθμό σοβαρότητας πού ἐξαρτᾶται ἀπό τίς συνθήκες τῆς ήλεκτροπληξίας, δηλαδή ποικίλουν ἀνάλογα μέ:

α) Τό **είδος** τοῦ ρεύματος (τό συνεχές ρεῦμα είναι λιγότερο ἐπικίνδυνο ἀπό τό ἐναλλασσόμενο).

β) Τήν **τάση** τοῦ ρεύματος, γιατί στίς ύψηλές τάσεις είναι δυνατόν νά προκληθεῖ ήλεκτροπληξία καὶ χωρίς ἐπαφή: ἂν πλησιάσουμε π.χ. σέ ἔνα σημείο τούς ἀγωγούς ύψηλῆς τάσεως, τότε γίνεται διάσπαση τοῦ ἀέρα καὶ τό κύκλωμα κλείνει μέ τό ήλεκτρικό τόξο πού ξεσπά μεταξύ τοῦ σημείου τῆς ήλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως ύψηλῆς τάσεως καὶ τοῦ σώματος. 'Εξάλου, η ύψηλή τάση ἔχει τήν ιδιότητα νά ἀπωθεῖ τό άνθρώπινο σῶμα, πού κατά τή στιγμή τῆς ήλεκτροπληξίας ἐκτινάζεται, ἐνώ η χαμηλή τάση συσπά τά νεῦρα καὶ ὁ ήλεκτρόπληκτος δέν μπορεῖ νά **ἀποκολληθεῖ** ἀπό τό στοιχείο πού βρίσκεται σέ τάση: στήν περίπτωση αὐτή αύξανεται ὁ χρόνος ἐπαφῆς.

γ) Τής **ἐντάσεως** τοῦ ρεύματος. 'Ανάλογα μέ τήν ἀντίσταση πού παρουσιάζει τό άνθρώπινο σῶμα, η ἐνταση τοῦ ρεύματος είναι μεγαλύτερη ἢ μικρότερη. 'Η ήλεκτρική ἀντίσταση τοῦ άνθρώπινου σώματος είναι μεταβλητή καὶ είναι τόσο μικρότερη ὅσο:

- μεγαλύτερη είναι η τάση,
- τελειότερη είναι η ἐπαφή,
- μεγαλύτερος είναι ὁ χρόνος ἐπαφῆς, καὶ
- ύγροτερο είναι τό δέρμα.

'Η ἀντίσταση τοῦ σώματος κυμαίνεται ἀπό 1000 Ω, ὅταν αὐτό είναι ύγρο, ὡς μερικές χιλιάδες ώμ, ὅταν είναι ξηρό. 'Εφαρμόζοντας τό νόμο τοῦ "Ωμ προσδιορίζομε τήν ἐνταση τοῦ ρεύματος πού άρχιζει νά είναι ἐπικίνδυνη ὅταν ύπερβει τά 25 mA.

δ) Τής **ἰσχύος**. 'Η πηγή παραγωγῆς τοῦ ρεύματος πρέπει νά είναι ισχυρή γιά νά ἔχει τό ρεῦμα κάποια ἐπίδραση στόν άνθρώπινο όργανισμο.

ε) Τής **συχνότητας** τοῦ ρεύματος στό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα. "Οσο μεγαλύτερη είναι ἡ συχνότητα τοῦ ρεύματος, τόσο λιγότερο ἐπικίνδυνο είναι αὐτό.

'Ο κίνδυνος ἀπό τό ήλεκτρικό ρεῦμα ἔξαρταται ἐπίσης ἀπό τήν κατάσταση τοῦ όργανισμοῦ τοῦ άνθρώπου κατά τή στιγμή τῆς ἐπαφῆς καὶ ἀπό τή διαδρομή πού ἀκολουθεῖ τό ρεῦμα καθώς διέρχεται μέσα ἀπό τό άνθρώπινο σῶμα. "Ετοι, τά ἀποτελέσματα τῆς ήλεκτροπληξίας είναι σοβαρότερα, ἂν τό ρεῦμα περάσει ἀπό τήν καρδιά (π.χ. ἀπό τό ἔνα χέρι στό ἄλλο, ἀπό τό άριστερό χέρι πρός τά πόδια). Γενικά,

ώς δριο μεταξύ έπικινδυνων και άκινδυνων τάσεων θεωροῦμε συνήθως τά 50 V.

Στήν περίπτωση της προσβολής της καρδιᾶς (συνήθως από έπαφή μέτασεις από 100 V ως 1000 V), έφόσον προκληθεί μόνιμη συστολή, δέν ύπαρχει πρακτικά έφαρμόσιμη θεραπεία, γιατί οι μέθοδοι θεραπείας πού γνωρίζομε μέχρι σήμερα άπαιτούν τήν άμεση έπεμβαση ειδικοῦ γιατροῦ γιά τήν έφαρμογή τους. "Ετοι έπερχεται σχεδόν πάντοτε ό θάνατος.

Στήν περίπτωση τῶν **έξωτερικῶν έγκαυμάτων** άπαιτεται ή συνηθισμένη θεραπεία τους, άναλογα μέ τό βαθμό και τήν έκτασή τους.

Τά **έσωτερικά έγκαυμάτα** (συνήθως προκαλοῦνται από ήλεκτροπληξία ρευμάτων ύψηλής τάσεως) προκαλοῦνται από τήν αύξημένη θερμοκρασία, τήν όποια δημιουργεῖ τό ήλεκτρικό ρεῦμα κατά τή διέλευση του από τό σώμα. Η θερμοκρασία αύτή προξενεῖ τή διάλυση τῶν μυῶν από τούς όποιους άποβάλλεται δξινη μυοσφαιρίνη. Αύτή σιερχεται στά ούρα και τό κυκλοφορικό σύστημα και προκαλεῖ μέ τήν πάροδο τού χρόνου δηλητηρίαση τῶν νεφρῶν, μέ συνέπεια τό θάνατο. Η δηλητηρίαση αύτή είναι δυνατόν νά προληφθεί σέ όρισμένες περιπτώσεις από τό γιατρό, πού πρέπει δμως νά κληθεῖ άμεσως.


"Οταν προσβάλλεται τό άναπνευστικό σύστημα έπερχεται **ἄπνοια**, ή όποια άποτελει και τή συνηθέστερη περίπτωση ήλεκτροπληξίας. Στήν περίπτωση αύτή και ἄν άκομα ό ήλεκτρόπληκτος μοιάζει μέ νεκρό, πράγμα πού συμβαίνει πολλές φορές, πρέπει **χωρίς καμία καθυστέρηση** νά έφαρμοσθεί ή **τεχνητή άναπνοη**. Αύτό άφειλομε νά τό κάνομε και ἄν άκομα μᾶς πληροφορήσουν δτι ή ήλεκτροπληξία συνέβη πρίν από άρκετο χρόνο, γιατί δέν μποροῦμε νά γνωρίζομε πότε άκριβώς σταμάτησε ή άναπνοή. Η τεχνητή άναπνοη λοιπόν πρέπει νά άρχιζει τό ταχύτερο δυνατόν, γιατί κάθε δευτερόλεπτο πού περνά από τή στιγμή πού θά σταματήσει ή άναπνοή έλαττώνει τίς πιθανότητες διασώσεως.

Γιά τόν τρόπο έφαρμογής της τεχνητής άναπνοης άναφέρονται τά σχετικά στήν παράγραφο 21.1.

## 20.2 Μέτρα προστασίας από τούς κίνδυνους τοῦ ήλεκτρισμοῦ.

Ό ούδέτερος κόμβος τῶν τριφασικῶν συστημάτων στούς σταθμούς παραγγῆς και στά ήλεκτρικά δίκτυα, γιά λόγους πού δέν θά άναφερθοῦν έδω, συνδέεται άγγιγμα μέ τή γη. Η σύνδεση αύτή καλεῖται **γείωση**. Μέ τή γείωση οι άγγιγοί φάσεως παρουσιάζουν, σπως έχει ήδη άναφερθεί στά προηγούμενα, διαφορά δυναμικοῦ ώς πρός τή γη πού είναι ίση πρός τή φασική τάση τοῦ δικτύου. "Ετοι, ἄν ξναθρωπος έρθει σέ έπαφή μέ έναν άγγιγό φάσεως και πατά ταυτόχρονα στό έδαφος, θά βρεθει κάτω από τή φασική τάση τοῦ δικτύου (π.χ. 220 V) και θά ύποστει ήλεκτροπληξία. Γιά νά άποφύγομε λοιπόν τόν κίνδυνο αύτόν της ήλεκτροπληξίας, χρησιμοποιούμε παντού **ήλεκτρικές μονώσεις**. Περιβάλλομε δηλαδή ολα τά στοιχεία τῶν ήλεκτρικῶν έγκαταστάσεων τῶν μηχανῶν και συσκευῶν πού έχουν **τάση** μέ μονωτικά ύλικά, ώστε νά άποκλείεται ή έπαφή τοῦ άνθρώπου μέ αύτά. Σέ μιάν ήλεκτρική συσκευή η μηχανή π.χ. τά σέ τάση τμήματα (π.χ. ήλεκτρικές άντιστάσεις) άπομονώνονται από τά τυχόν ύπαρχοντα έξωτερικά μεταλλικά μέρη τής συσκευής μέ τήν παρεμβολή μονωτικῶν ύλικῶν. Μποροῦμε έπομένως νά πιάσομε τή συσκευή **ἄφοβα**, γιατί δέν κινδυνεύομε νά ύποστοῦμε ήλεκτροπληξία. Τά έξωτερικά μεταλλικά τμήματα μιᾶς

συσκευής ομως, τά όποια, όπως είδαμε, κανονικά δέν βρίσκονται σε τάση, είναι δυνατόν νά βρεθούν σε τάση ἄν τυχόν καταστραφεί η μόνωσή τους (σχ. 20.2a). Στήν

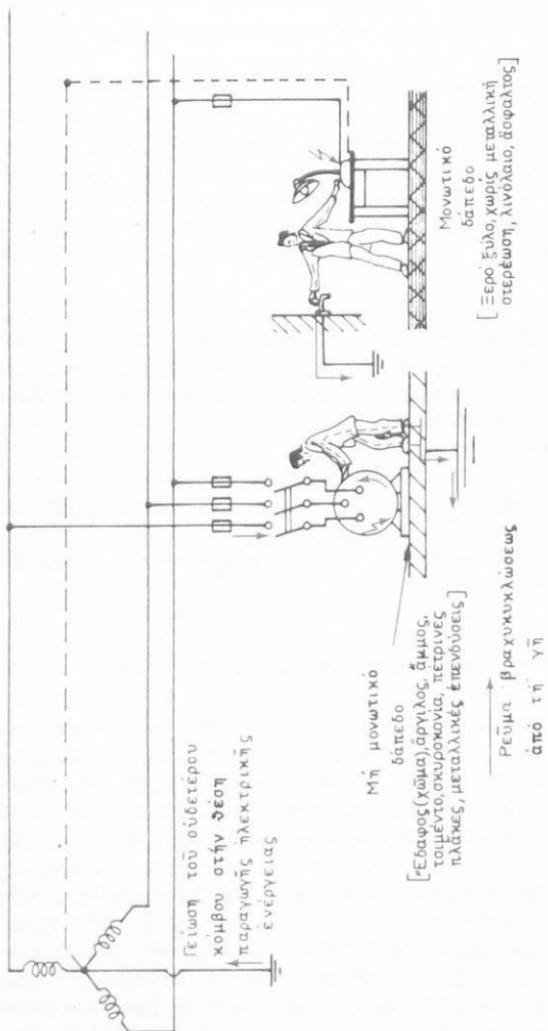


Σχ. 20.2a.

Ηλεκτροπληξία από σφαλματικά μονώσεως.

περίπτωση αύτή, αν έγγισμε τή συσκευή, θά ύποστούμε ηλεκτροπληξία. Γιά λόγους άσφαλειας λοιπόν γειώνονται δόλα τά μεταλλικά μέρη μιᾶς συσκευής ή του ηλεκτρικού έξοπλισμού γενικότερα, τά οποῖα δέν βρίσκονται κανονικά σε τάση, άλλα μπορεῖ νά βρεθοῦν, όταν ξερθουν σέ έπαφή μέ τά σέ τάση στοιχεία έξαιτίας κάποιας τυχαίας άνωμαλίας. Μέ τόν τρόπο αύτόν, όταν τά σέ τάση στοιχεία μιᾶς συσκευής ξελθουν σέ έπαφή μέ τά μή ρευματοφόρα μεταλλικά της μέρη, λόγω βλάβης, θά κλείσει τό σχηματιζόμενο ηλεκτρικό κύκλωμα διαμέσου τῆς γῆς (σχ. 20.2β) καί θά κυκλοφορήσει ηλεκτρικό ρεῦμα. Τό ρεῦμα αύτό, έπειδη συναντά πολύ μικρή ηλεκτρική άντισταση κατά τή διέλευσή του, θά έχει πολύ μεγάλη ένταση (βραχυκύκλωμα) καί θά λειώσει ταχύτατα τό τηκτό τῆς άσφαλειας πού είναι έγκαταστημένη στήν άρχη του κυκλώματος (ή θά άνοιξει τόν αύτόματο διακόπτη). Έπομένως θά διακοπεῖ άμεσως τό κύκλωμα καί θά άπομονωθεῖ ή συσκευή μέ τή βλάβη, χωρίς νά άποτελεῖ πιά κίνδυνο γιά τά πρόσωπα πού τή χρησιμοποιούν.

Η γείωση αύτή καλείται **γείωση προστασίας**, γιά νά διακρίνεται άπό τή γείωση τού ούδετέρου κόμβου τῶν τριφασικῶν συστημάτων, ή οποία γίνεται γιά λειτουργικούς λόγους τού ηλεκτρικού συστήματος καί καλείται **γείωση λειτουργίας**.

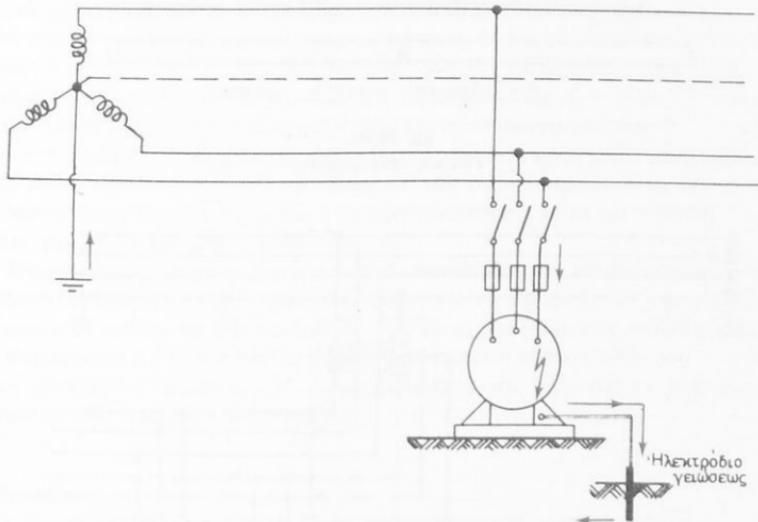


Σχ. 20.2β.


Βλάβη μονώσεως γειωμένης συσκευής.

Η γείωση προστασίας είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθεῖ είτε μέ τή λεγόμενη **άμεση γείωση** είτε μέ τήν **ούδετέρωση**. Κατά τήν άμεση γείωση συνδέομε συνήθως μέ ένα άντικείμενο έγκαταστημένο ύπογειώς τόν ίδιαίτερο άγωγό προστασίας· ο άγωγός αύτός έγκαθίσταται όπως γνωρίζομε μαζύ μέ τούς άγωγούς φάσεως καί τόν ούδετέρο άγωγό καί συνδέεται μέ όλες τίς ρευματοληψίες μιᾶς έγκαταστάσεως. Ή ίδιαίτερος άγωγός προστασίας, δηλαδή, στόν πίνακα διανομῆς τῆς ηλεκτρικῆς έγκαταστάσεως, συνδέεται μέ ένα χάλκινο άγωγό, ο όποιος συνδέεται έπίσης μέ τό καλά γειωμένο μεταλλικό άντικείμενο, πού άναφέρθηκε παραπάνω.

Τό γειωμένο άντικειμένο με τό όποιο συνδέεται ό ιδιαίτερος άγωγός προστασίας καλείται **ήλεκτρόδιο γειώσεως**. Ός καλύτερο και οίκονομικότερο ήλεκτρόδιο γειώσεως μπορεί νά θεωρηθεί τό δίκτυο ύδρεύσεως, ᄂν υπάρχει, γιατί έχει μεγάλη έκταση μέσα στή γῆ και παρουσιάζει μικρή ήλεκτρική **άντισταση διαβάσεως** τοῦ ρεύματος πρός τή γῆ (σχ. 20.2γ). "Αν δέν διατίθεται δίκτυο ύδρεύσεως, ώς ήλεκτρόδιο γειώσεως χρησιμοποιείται συνήθως μά ή περισσότερες μεταλλικές

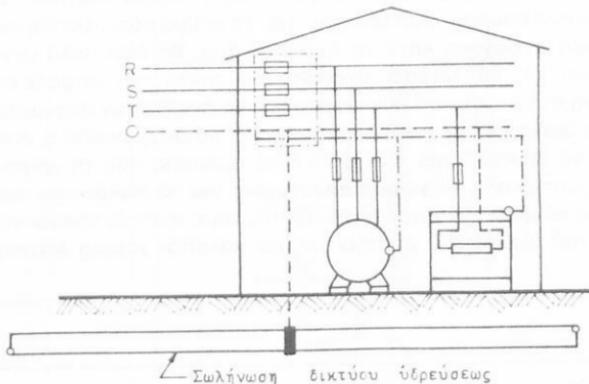

Σχ. 20.2γ.  
Γείωση προστασίας.

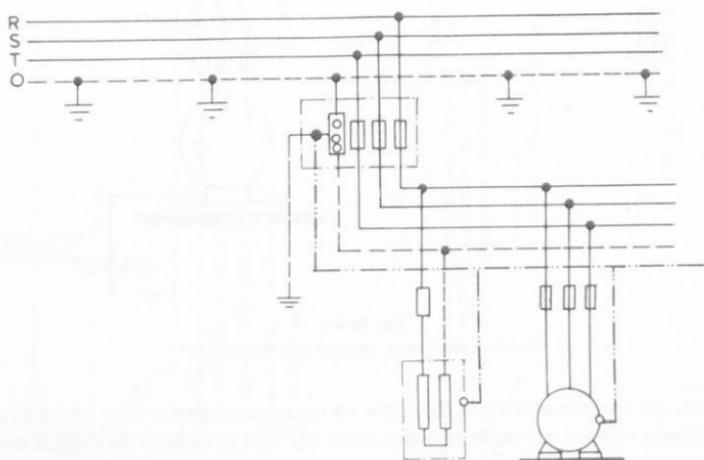

Σχ. 20.2δ.  
Ουδετέρωση.

ράβδοι ή σωλήνες. Αύτές τοποθετούνται σέ όρισμένο βάθος μέσα στό έδαφος και συνδέονται τόσο μεταξύ τους όσο και μέ τόν άγωγό προστασίας μέ χάλκινο σύρμα.

Κατά τήν ούδετέρωση (σχ. 20.2δ) ότιαίτερος άγωγός προστασίας συνδέεται είτε στόν πίνακα διανομής είτε στό κιβώτιο τοῦ μετρητή μέτων ούδετέρου άγωγού. Τότε όμως ότι ούδετέρος άγωγός έκτός από τή γειωσή του στόν ούδετέρου κόμβο (γείωση λειτουργίας) γειώνεται κατά διαστήματα σέ όλο τό μήκος του στό δίκτυο διανομής (πολλαπλά γειωμένος ούδετέρος άγωγός) καθώς καί στήν είσοδο τής παροχής στήν έγκατάσταση τοῦ καταναλωτῆ.

Οι μονώσεις τῶν άγωγῶν φάσεως τοῦ ούδετέρου καί τοῦ άγωγοῦ προστασίας ἔχουν διάφορα χρώματα γιά νά άναγνωρίζονται. Σημαντικό είναι νά γνωρίζομε ότι ό ούδετέρος άγωγός είναι πάντοτε άνοικτός κυανός, ἐνώ ό άγωγός προστασίας φέρει ἀλληλοδιαδόχως λωρίδες **κίτρινου** καί **πράσινου** χρώματος.

Η ἀντίσταση τῆς γειώσεως πρέπει νά ἔχει ἀρκετά μικρή τιμή, ὥστε τό ρεῦμα, πού θά κυκλοφορήσει σέ περίπτωση ἀνωμαλίας, νά είναι ἀρκετό γιά νά λειώσει τό τηκό τῆς ἀσφαλειας ή νά ἀνοίξει τόν αὐτόματο διακόπτη τό πολύ μέσα σέ 5 sec. Αύτό πρέπει νά γίνει ὅταν ή τάση πού ἀναπτύσσεται μεταξύ τοῦ ἔξωτερικοῦ περιβλήματος τῆς συσκευῆς καί τῆς γῆς (**τάση ἐξ ἐπαφῆς**) ύπερβει τά 50 V, πού θεωρεῖται ὅριο μεταξύ ἀκίνδυνων καί ἐπικίνδυνων τάσεων.

Στούς χώρους λοιπόν πού ἀπαιτεῖται ή ἐφαρμογή γειώσεως προστασίας, σέ ὅλες τίς ρευματοληψίες (ρευματοδότες ή ἀπολήξεις άγωγῶν τῶν διαφόρων κυκλωμάτων τῆς σταθερῆς ἡλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως) ύπάρχει, ἔκτός από τούς άγωγούς φάσεως ή καί τόν ούδετέρου άγωγό, καί ἔνας άγωγός προστασίας. Τά καλώδια ἐπίσης πού συνδέουν τίς ἡλεκτρικές συσκευές ή τίς μηχανές μέ τή σταθερή ἐγκατάσταση, είτε μόνιμα είτε μέ ρευματολήπτες, ἔχουν καί αύτά άγωγό προστασίας. Τό ἔνα ἄκρο αύτοῦ τοῦ άγωγοῦ συνδέεται μέ τά ἔξωτερικά, προσιτά μεταλλικά μέρη (περιβλήμα) καί τό ἄλλο συνδέεται είτε ἀπευθείας μέ τόν άγωγό προστασίας τῆς σταθερῆς ἐγκαταστάσεως, είτε μέ τήν εἰδική ἐπαφή γειώσεως τοῦ ρευματολήπτη (βύσμα ἢ ἔλασμα γειώσεως ρευματολήπτῶν σοῦκο).

"Όπως είπαμε στήν παράγραφο 20.1, ἔκτός από τά μέτρα προστασίας, πού λαμβάνονται στίς ἡλεκτρικές ἐγκαταστάσεις γιά νά ἀποφεύγονται οί κίνδυνοι τοῦ ἡλεκτρισμοῦ, πρέπει νά ἀκολουθοῦνται καί ὄρισμένες ὀδηγίες, πού παραθέτονται στήν παράγραφο 21.2. Οι ὀδηγίες αύτές ἀναφέρονται τόσο στά ἡλεκτρικά ἀτυχήματα πού λαμβάνονται στή βιομηχανία ὅσο καί, γενικότερα, στά ἡλεκτρικά ἀτυχήματα τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς.

### 20.3 Έρωτήσεις.

- Πότε προκαλείται ἡλεκτροπληξία; Ποιές οί συνέπειες τῆς ἡλεκτροπληξίας;
- 'Από ποιούς παράγοντες ἔξαρτάται ή σοβαρότητα ἐνός ἡλεκτρικοῦ ἀτυχήματος;
- Ποιά είναι τά μέτρα πού λαμβάνονται στίς ἡλεκτρικές ἐγκαταστάσεις γιά τήν προστασία από τούς κινδύνους τοῦ ἡλεκτρισμοῦ; Πώς ἐπιτυγχάνεται ή προστασία αύτή;
- Ποιά είναι τά χαρακτηριστικά χρώματα τοῦ ούδετέρου άγωγοῦ καί τοῦ άγωγοῦ προστασίας;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

#### 21.1 Τεχνητή άναπνοη.

Γιά νά έφαρμόσουμε τήν τεχνητή άναπνοη πρέπει πρώτα νά άποσπάσουμε άμεσως τόν ήλεκτρόπληκτο από τούς άγωγούς ή τή συσκευή πού προκάλεσε τήν ήλεκτροπληξία, όταν τό θύμα παραμένει προσκολλημένο σ' αύτά χωρίς νά μπορεί νά άπομακρυνθεί. Αύτό ίμως πρέπει νά γίνει μέ μεγάλη προσοχή γιά νά μήν ύποστούμε κι έμεις ήλεκτροπληξία κατά τήν έπαφή μας μέ τό θύμα, πού βρίσκεται σέ τάση. Γιά νά γίνει αύτό πρέπει **άπαραιτήτως** ή νά διακόψουμε τήν παροχή τού ήλεκτρικού ρεύματος ή νά μονωθούμε δυό φορές. **Πρέπει,** δηλαδή, **νά πατήσουμε έπάνω σέ μονωτικό υλικό,** όπως είναι π.χ. τό λάστιχο, τό ξερό ξύλο ή τό ξερό χαρτί και οχι κατευθείαν έπάνω στό δάπεδο, πού θά είναι π.χ. μπετόν, μωσαϊκό, πλακάκια, βρεγμένο ξύλο κλπ. Κατόπιν νά **έγγισουμε τό θύμα πάλι μέ κάποιο μονωτικό υλικό,** όπως π.χ. μέ μιά ξύλινη ράβδο, ένα ξύλινο κάθισμα, μέ λαστιχένια γάντια ή άκομα άφθονο ύφασμα ή χαρτί, μέ τό όποιο τυλίγουμε τά χέρια μας και σύρουμε τό θύμα κατά προτίμηση από τά ρούχα του.

'Αφού άποσπάσουμε τόν ήλεκτρόπληκτο, άρχιζομε χωρίς άλλη καθυστέρηση τήν τεχνητή άναπνοη, τήν όποια συνεχίζομε χωρίς διακοπή μέχρι πού τό θύμα νά συνέλθει ή νά διαπιστωθεί **άσφαλως** από γιατρό ή θάνατός του. ('Υπάρχει γνωστή περίπτωση διασώσεως μέ έφαρμογή τεχνητής άναπνοης έπι 8 ώρες). **Κάθε μεταφορά τού θύματος άπαγορεύεται.**

'Η τεχνητή άναπνοη, πού έφαρμόζεται οχι μόνο στήν περίπτωση τής ήλεκτροπληξίας, άλλα και στήν περίπτωση πνιγμού ή άσφυξιας όποιασδήποτε άλλης μορφής, συνίσταται στήν έφαρμογή όρισμένων κινήσεων έπάνω στό θύμα. Μέ τίς κινήσεις αύτές προκαλείται άναρρόφηση και έκδιωξη άέρα από τούς πνεύμονές του. "Όταν κάποιος άναλαβει τήν έκτελεση τής τεχνητής άναπνοης δέν πρέπει νά άσχοληθει μέ τίποτε άλλο, ώστε νά κερδίσει χρόνο. Τή χαλάρωση τών ρούχων τού θύματος και τήν ειδοποίηση γιατροῦ ή τού Σταθμοῦ Α' Βοηθειών πρέπει νά τά άναλαβει κάποιος τρίτος.


'Η τεχνητή άναπνοη έκτελείται σήμερα κατά δύο κυρίως μεθόδους. Γιά τήν έφαρμογή τους άπαιτείται βέβαια προηγούμενη έξασκηση.

'Η πρώτη μέθοδος είναι ή τού Δανοῦ γιατροῦ H. Nielsen. Κατ' αύτήν τοποθετείται τό θύμα σέ θέση πρηνή (μέ τό πρόσωπο πρός τό έδαφος, μπρούμυτα) άν είναι δυνατόν μέ έλαφρή κλίση έτσι, ώστε νά διευκολύνεται ή άποστραγγίση τών ύγρων

τού άναπνευστικού συστήματος. Τό κεφάλι του πρέπει νά έκτείνεται πρός τά πίσω, γιατί αν κάμπτεται πρός τά μπρός, έπερχεται ζυμφραξή τού άναπνευστικού συστήματος. Κάμπτομε τούς άγκωνες τού θύματος (σχ. 21.1α) και τοποθετούμε τά χέρια του τό ένα πάνω στό άλλο. Τό κεφάλι τοποθετείται πάνω στά χέρια και τό στρέφομε λίγο πρός τή μιά πλευρά. Αύτος πού θά κάνει τήν τεχνητή άναπνοη θά πρέπει πρώτα νά γονατίσει μπροστά στό κεφάλι τού θύματος (σχ. 21.1β). Άμεσως μετά έλεγχει τό στόμα τού θύματος μήπως περιέχει ξένα άντικείμενα και τού σύρει τή γλώσσα πρός τά έξω. Κατόπιν τοποθετεῖ τά χέρια του πάνω στή ράχη τού θύματος, κάτω άπό τή γραμμή τής μασχάλης με τά δάκτυλα άνοικτά και πρός τά έξω και κάτω και τούς άντικειρες σχεδόν ένωμένους.




Σχ. 21.1α.

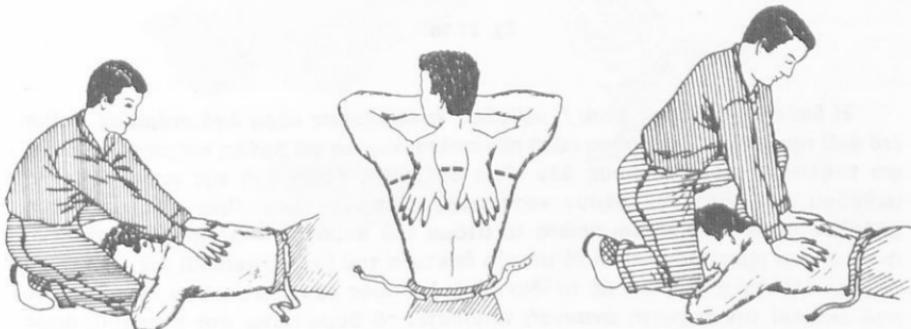

Από τή θέση αύτή σκύβει μπροστά με τεντωμένους τούς άγκωνες έτσι, ώστε τά χέρια του νά έρθουν κατακόρυφα. Μετά άφήνει τό βάρος τού σώματός του νά πέσει άργα, σταθερά και όμοιόμορφα στά χέρια του και με αύτά στήν πλάτη τού θύματος, χωρίς πρόσθετη πίεση (σχ. 21.1γ). Μέ τόν τρόπο αύτό έπιτυγχάνεται ή τεχνητή έκπνοη.

Στή συνέχεια έλαττώνει τήν πίεση, χωρίς άπότομη κίνηση, κινούμενος άργα πρός τα πίσω, ένω ταυτόχρονα άπομακρύνει τά χέρια του άπό τη ράχη, ώστε νά διευκολυνθεί ή διεύρυνση τοῦ θώρακα. Αύτή είναι ή φάση τῆς τεχνητῆς **εισπνοής**. Γιά νά διευκολυνθεί άκόμα περισσότερο, αύτός πού τήν έκτελει πιάνει τούς βραχίονες τοῦ θύματος κοντά στούς άγκωνες καί τούς ζλκει καθώς κινεῖται άργα πρός τα πίσω, χωρίς πρόσθετη μυϊκή δύναμη. Τέλος, μέ τούς άγκωνες τεντωμένους πάντα, σηκώνει τούς βραχίονες τοῦ θύματος μέχρι πού νά αισθανθεί πίεση, όπότε τούς χαμηλώνει πάλι ήρεμα καί τούς τοποθετεί στήν άρχική θέση (σχ. 21.1δ). 'Ο κύκλος αύτός έκπνοης - εισπνοής έπαναλαμβάνεται 12 περίπου φορές τό λεπτό, μέ ρυθμό όμοιόμορφο καί σταθερό. 'Επειδή ή τεχνητή άναπνοή πρέπει νά συνεχισθεί γιά πολύ χρόνο, είναι άνγκη, κατά τό δυνατόν, νά γίνεται έναλλαγή τῶν προσώπων πού τήν έκτελούν χωρίς ζημιά νά χάνεται ό ρυθμός.

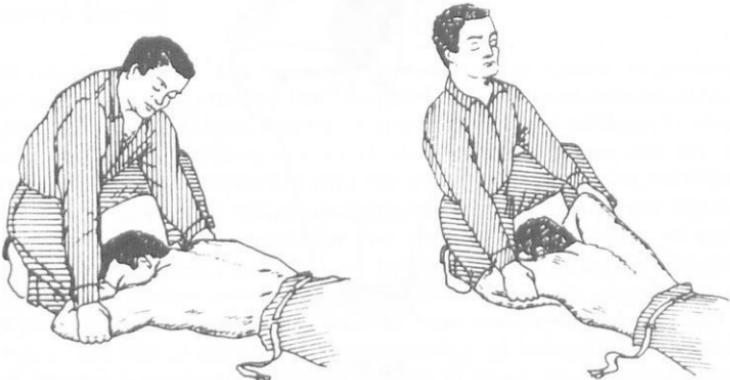


Σχ. 21.1δ.

**'Η δεύτερη μέθοδος είναι ή μέθοδος έμφυσησεως αέρα άπό στόμα σέ στόμα (τό φιλί τῆς ζωῆς).** Η μέθοδος αύτή συνιστάται κυρίως γιά βρέφη καί μικρά παιδιά ή γιά ένηλικες, στούς όποιους δέν είναι δυνατή ή έφαρμογή τῆς προηγούμενης μεθόδου (π.χ. όταν ύπάρχουν κατάγματα πλευρών κλπ.). Πρίν έφαρμοσθεί ή μέθοδος αύτή καθαρίζεται πρώτα τό στόμα τοῦ θύματος άπό όποιο δηπότε ξένο άντικείμενο (χρησιμοποιείται τό μεσαίο δάκτυλο τοῦ δεξιού χεριού) (σχ. 21.1ε) καί υπέρερα ζλκεται ή γλώσσα, μέ τό ίδιο δάκτυλο, πρός τά κάτω καί ξεω. Μετά, αύτός πού έκτελει τήν τεχνητή άναπνοή τοποθετεί τό θύμα πάνω στό χέρι του, όπως δείχνει τό σχήμα 21.1ε, ἀν τό θύμα δέν είναι ένηλικο, καί μέ τό άλλο χέρι τοῦ πιέζει σχετικά ίσχυρά τή ράχη. "Έτσι έπιδιώκεται ή ξεδοσ ο κάθε ξένου σώματος άπό τίς άεροφόρες δόδούς. Στή συνέχεια τοποθετεί τό θύμα άνασκελα (ϋπτιο) καί μέ τά μεσαία δάκτυλα καί τών δύο χεριών σηκώνει τή σιαγόνα του ώθώντας την πρός τά ξεω καί τή συγκρατεί στή θέση αύτή μέ τό ξένα του μόνο χέρι. Τό ίδιο μπορεί νά έπιτευχθεί ἀν τεθεί ή άντιχειρας στά δόντια τοῦ θύματος (σχ. 21.1στ) καί συρθεί ή κάτω σιαγόνα του πρός τά πάνω καί πίσω. "Οπως είπαμε, κρατεί μέ τό ξένα του χέρι τό στόμα τοῦ θύματος στήν ήμικλειστη θέση, τοποθετώντας τό κεφάλι του σέ

ύπερέκταση (τοποθετώντας ένδεχομένως τό μαξιλάρι κάτω από τούς ώμους του). Μετά τοποθετεῖ τό στόμα του έπάνω στό στόμα τοῦ θύματος και φράζοντας τά ρουθούνια τοῦ θύματος μέ τό ἄλλο χέρι ἢ μέ τό μάγουλό του, φυσᾶ μέσα στό στόμα, μέχρι πού νά παρατηρήσει τό στέρνο τοῦ θύματος νά φουσκώνει. Συγχρόνως, ἀν τό χέρι του είναι ἐλεύθερο, τό τοποθετεῖ πάνω στήν κοιλιά τοῦ θύματος, ἀνάμεσα στόν



Σχ. 21.1ε.

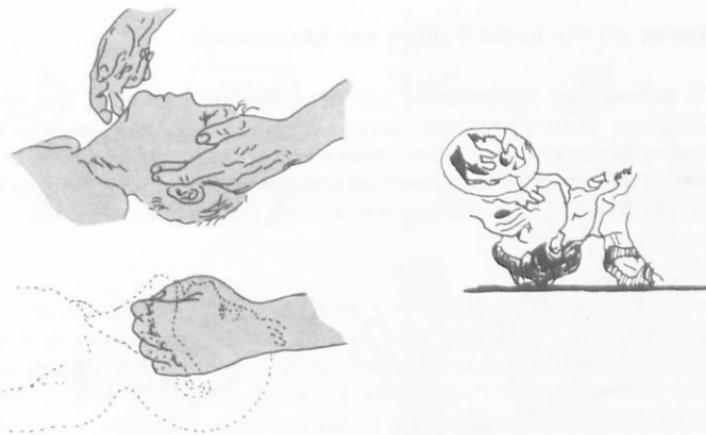

Σχ. 21.1στ.

ομφαλό και τά πλευρά και πιέζει συνεχῶς και ἐλαφρά γιά νά παρεμποδίσει τήν εἰσοδού ἀέρα μέσα στό στομάχι (σχ. 21.1ζ). "Οταν φουσκώσουν οἱ πνεύμονες μέ τόν ἀέρα, αὐτός πού ἔκτελεῖ τήν ἀναπνοή παίρνει βαθιά εισπνοή, ἀπομακρύνοντας τό στόμα του γιά νά γίνει ἡ ἐκπνοή στό θύμα. 'Ο κύκλος αὐτός ἐπαναλαμβάνεται μέ ρυθμό 20 φορές περίπου τό λεπτό γιά παιδιά και 12 φορές γιά ἑνήλικες. Μετά ἀπό κάθε 20 κύκλους, διακόπτεται ἡ ἐφαρμογή τής τεχνητῆς ἀναπνοής δσσο διάστημα

χρειάζεται γιά μά βαθιά άναπνευστική κίνηση και πάλι συνεχίζεται. "Αν ύπαρξει άντισταση κατά τό φύσημα και τό στέρνο τοῦ θύματος δέν σηκώνεται, έλεγχεται ή θέση τοῦ κεφαλιοῦ του και ἐρευνάται, μήπως ύπάρχουν ξένα σώματα στίς άεροφόρες όδοις.

"Οταν τό θύμα συνέλθει, πρέπει νά διατηρθεῖ θερμό μέ κουβέρτες, νά τοῦ χορηγηθοῦν τονωτικά ποτά (ποτέ ζμως οίνοπνευματώδη) και νά συνεχιστεῖ ή παρακολούθησή του μέχρι νά έλθει ό γιατρός.



Σχ. 21.1ζ.

## 21.2 'Οδηγίες γιά τήν άσφαλή χρήση τοῦ ήλεκτρισμοῦ.

1. 'Η βασικότερη προϋπόθεση γιά τήν άσφαλή λειτουργία τῶν ήλεκτρικῶν έγκαταστάσεων είναι ή τακτική συντήρησή τους από τόν άρμόδιο άδειούχο έγκαταστάτη ήλεκτρολόγο. 'Ο ίδιος πρέπει νά έκτελει ύπευθυνα κάθε άπαραίτητη μετατροπή ή έπεκταση. Οι πρόχειρες και αύθαιρετες έπεκτάσεις είναι συνήθως και έπικινδυνες. Ιδιαίτερα όταν πρανιατοποιούνται από άνευθυνα πρόσωπα.



2. Τά καμένα φυσιγγιά τῶν άσφαλειῶν πρέπει νά άντικαθίστανται μέ καινούργια, ἐπάνω στά όποια άναγράφεται ή όνομαστική ἔνταση σέ άμπερ. 'Η έπιδιόρθωση τῶν φυσιγγίων μέ συρματάκια και χρυσόχαρτα **ἀπαγορεύεται**, γιατί είναι έπικινδυνή. 'Η συχνή καταστροφή τῶν φυσιγγίων τῶν άσφαλειῶν μᾶς προειδοποιεῖ διτὶ «κάτι συμβαίνει» καὶ πρέπει νά καλέσουμε τόν ήλεκτρολόγο γιά νά βρει καὶ νά έπισκευάσει τή βλάβη, πού πρέπει νά ύπάρχει ή γιά νά δώσει τίς κατάλληλες συμβουλές ώς πρός τόν τρόπο λειτουργίας τῆς έγκαταστάσεως.

3. Οι σπασμένοι διακόπτες, ρευματολήπτες, ρευματοδότες και άλλα έξαρτήματα, όπως έπισης και τά φθαρμένα καλώδια, πρέπει νά άντικαθίστανται **άμεσως** μέ καινούργια.




4. Τά καλύμματα τῶν κουτιών διακλαδώσεως και τῶν σέ τάση τμημάτων τῶν ήλεκτρικῶν συσκευῶν καί μηχανῶν πρέπει νά είναι πάντοτε τοποθετημένα στίς θέσεις τους. Τά καμένα ή σπασμένα καλύμματα πρέπει νά άντικαθίστανται όπωσδή- ποτε, προτού δοθεῖ ρεύμα. Τά μηχανήματα καί οί συσκευές πού έχουν βλάβες πρέπει νά έπισκευάζονται άμεσως.

5. Οι πρόχειρες ήλεκτρικές συσκευές είναι πάντοτε έπικινδυνες καί γιαυτό τό λόγο δέν πρέπει νά χρησιμοποιούνται ποτέ. Πρέπει νά άγοράζομε μόνο συσκευές έγκεκριμένες, πού νά άναγράφουν τόν ύπευθυνο κατασκευαστή τους, γιατί σέ διαφορετική περίπτωση ή τυχόν οίκονομία πού θά έπιτυχομε θά είναι άσύμφορη.




6. Προτού νά άρχισομε όποιονδήποτε καθαρισμό ή μετακίνηση ήλεκτρικῶν συσκευῶν ή μηχανημάτων, πρέπει νά φροντίζομε άπαραίτητα νά άφαιρούμε τό καλώδιο πού τά τροφοδοτεῖ άπό τό ρευματοδότη ή νά διακόπτουμε τήν τροφοδότηση άπό τόν πίνακα διανομῆς. Φυσικά ό καθαρισμός δέν θά γίνεται μέ νερό, σαπουνάδα καί τά παρόμοια, γιατί ή ύγρασία πού θά μείνει μπορεῖ νά προκαλέσει έπικινδυνα βραχυκυκλώματα.

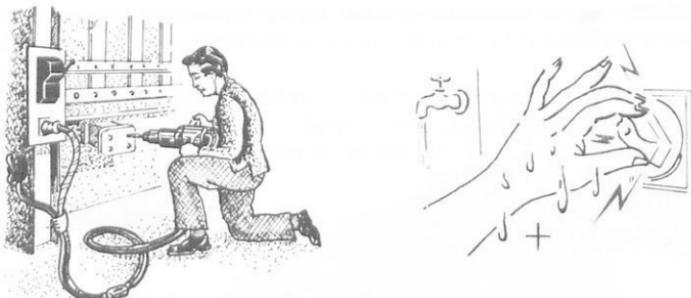7. Κάθε ήλεκτρική έγκατάσταση καί κάθε συσκευή πρέπει νά γειώνεται ή νά ούδετερώνεται, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται σέ χώρους μέ μή μονωτικό δάπεδο (μωσαϊκό, χώμα κ.τ.τ.), ύγρους κλπ. Τά μικρά φορητά ήλεκτρικά έργαλεια καί συσκευές, όπως είναι τά δράπανα, πριόνια, θερμάστρες κλπ., έπιβάλλεται έπισης νά γειώνονται. Γιά τό σκοπό αύτόν πρέπει νά τροφοδοτούνται μέ τριπολικά καλώδια καί τριπολικούς ρευματοδότες-ρευματολήπτες (μέ 3 βύσματα ή σούκο). "Αν τυχόν χρησιμοποιούνται καλώδια έπεκτάσεως, πρέπει νά είναι τριπολικά καί νά έξασφαλίζουν καλή σύνδεση τῶν άγωγῶν τροφοδοτήσεως καί γειώσεως.



8. Δέν πρέπει νά έγγιζομε διακόπτες, ρευματοδότες και ήλεκτρικές μηχανές ή συσκευές μέ βρεγμένα ή πολύ ιδρωμένα χέρια, γιατί είναι έπικινδυνο. Ή χρήση συνηθισμένων ήλεκτρικών θερμαστρών, ραδιοφώνων, άποξηραντήρων μαλλιών κ.ά. στό λουτρό, στό πλυντήριο και σέ άλλους παρόμοιους ύγρούς χώρους άπαγορεύεται.

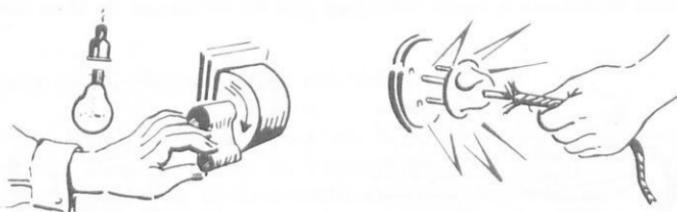9. Γιά νά άλλάξομε ένα καμένο λαμπτήρα, πρέπει νά έξασφαλίσουμε προηγουμένως τή διακοπή τού κυκλώματος, πού τόν τροφοδοτεῖ άπό τόν πίνακα διανομῆς.




10. Πρέπει να άφαιρουμε τά τροφοδοτικά καλώδια τών συσκευών άπό τό ρευματοδότη και νά διακόπτομε τήν παροχή τοῦ ρεύματος στά μηχανήματα, δταν δέν τά χρησιμοποιούμε. Δέν πρέπει νά πιάνομε τό ρευματολήπτη άπό τό καλώδιο, δταν τόν άφαιρούμε άπό τό ρευματοδότη, γιατί σιγά-σιγά τό καλώδιο θά φθαρεΐ και γίνεται έτσι έπικινδυνο.

11. "Όταν πρόκειται γιά μικρά φορητά μηχανήματα ή συσκευές, όπως οι σβούρες, τά δράπανα κλπ., ή σέ ύπερβολικά ύγρούς χώρους πρέπει νά γίνεται χρήση πολύ χαμηλής τάσεως (42 V).



12. "Όταν αισθανθούμε διαρροή σέ όποιαδήποτε ήλεκτρική συσκευή ή τμῆμα τής έγκαταστάσεως πρέπει νά καλέσουμε άμεσως τόν ήλεκτρολόγο.

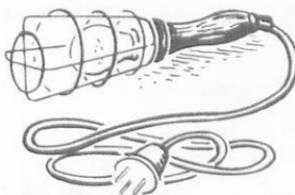13. Πρίν άπό κάθε χρήση, πρέπει νά έλεγχομε μέ προσοχή τήν καλή λειτουργία καί μόνωση κάθε ήλεκτρικής συσκευής ή μηχανήματος πού χρησιμοποιούνται σπάνια.





14. Οι φορητοί ήλεκτρικοί λαμπτήρες (μπαλαντέζες) πρέπει νά έχουν μονωτική λαβή, τό λαμπτήρα μέσα σέ κατάλληλη προστατευτική ύποδοχή καί ειδικό προστατευτικό κάλυμμα. Μπαλαντέζες πού κατασκευάζονται πρόχειρα μέ ένα ντουΐ καί λίγο σύρμα είναι έπικινδυνές.

15. "Όταν έργαζόμαστε σέ ήλεκτρικές έγκαταστάσεις πρέπει νά χρησιμοποιούμε έργαλεία γερά καί κατάλληλα (μέ μονωμένες λαβές καί ειδική άντιολισθηρή κατασκευή).




16. "Όταν γίνεται έργασία συντηρήσεως σέ ήλεκτρικές έγκαταστάσεις πρέπει οι συσκευές καί τά κυκλώματα στά όποια γίνεται ή έργασία αύτή νά θέτονται έκτος τάσεως, μέ τό άνοιγμα τών άντιστοιχων διακοπών καί τήν άφαίρεση τών άσφαλειών από τόν πίνακα διανομής. Πρέπει έπίσης νά άναρτώνται σχετικές προειδοποιητικές πινακίδες.

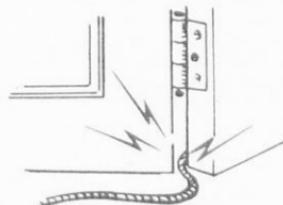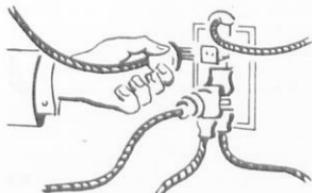17. Κάθε ήλεκτρική έγκατάσταση πρέπει νά έχει άρκετά φωτιστικά σημεία καί ρευματοδότες, όπου χρειάζεται. "Ετοι άποφεύγεται ή τροφοδότηση πολλών ήλεκτρικών συσκευών από τόν ίδιο ρευματοδότη, μέ άποτέλεσμα τήν ύπερθέρμανση τών άγωγών πού καταλήγουν στό ρευματοδότη αύτόν καί συνεπώς δημιουργία κινδύνου πυρκαϊᾶς.



18. 'Απαγορεύεται τό πρόχειρο στερέωμα ήλεκτροφόρων καλωδίων με κοινά καρφιά, τό πέρασμα καλωδίων από τό ανοιγμα παραθύρων, θυρῶν, κ.ἄ., έπισης πάνω ή κοντά σέ θερμαντικά σώματα. Θερμάστρες κλπ. ή κάτω από χαλιά, διαδρόμους κλπ.

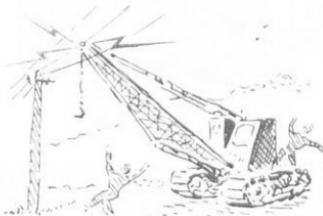19. "Οχι μόνο ή άμεση έπαφή άλλα και ή έμμεση ή τό άπλο πλησίασμα μιᾶς έναεριας ήλεκτρικής γραμμῆς π.χ. μέ ενα σιδηροσωλήνα ή ψηλό σχήμα (γερανός, έκσκαφέας, γεωτρύπανο κλπ.) μπορεῖ νά προκαλέσει σοβαρό ήλεκτρικό άτυχημα.



20. Τά σύρματα πού έχουν κοπεῖ καί βρίσκονται στό έδαφος ή έστω κρεμασμένα μπορεῖ νά είναι έπικινδυνα. Γιά τό λόγο αύτό, δέν πρέπει νά τά έγγιζομε ή νά τά πλησιάζομε, έστω κι αν γνωρίζομε ότι έχει διακοπεῖ τό ρεῦμα, γιατί αύτό είναι δυνατόν νά έπανέλθει άπροειδοποίητα κάθε στιγμή. 'Η τεχνητή βροχή, ό ψεκασμός δένδρων, τό πέταγμα χαρτετῶν καί τά παρόμοια, κοντά σέ έναεριες ήλεκτρικές γραμμές είναι έπικινδυνα.

### 21.3 Έρωτήσεις.

1. Πώς μπορούμε νά έπιδιορθώσουμε τό φυσίγγιο μιᾶς άσφαλειας, δταν καεί;
2. Τί είναι ή τεχνητή άναπνοή καί πώς έφαρμόζεται;
3. Πώς έξηγούνται οι ίδηγιες άριθ. 8 καί 20; Γιατί καί τό άπλο πλησίασμα στούς άγωγούς μιᾶς ήλεκτρικής γραμμῆς είναι έπικινδυνο (ίδηγια άριθ. 19);

COPYRIGHT ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΞΙΑ: Α/ΦΩΝ Γ. ΡΟΔΗ Α.Ε. – ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 59 – ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής




0020558231

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

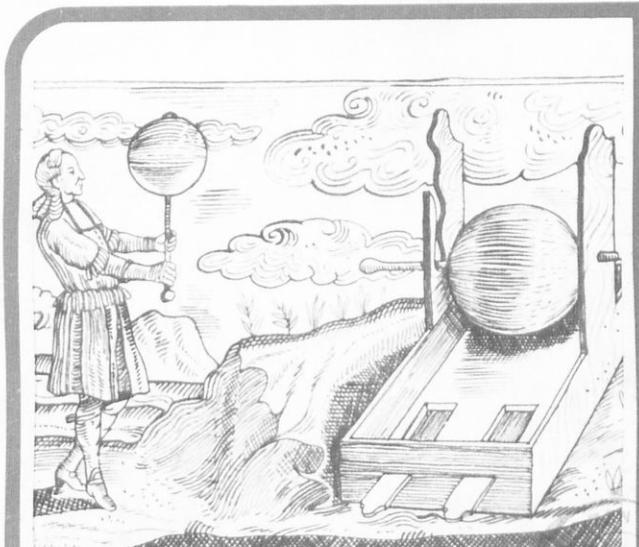

Τό πείραμα τοῦ Otto de Goericke πάνω στήν ήλεκτρική άπωση.