

**Q02
ΚΛΣ
ΣΤ2Β
2201**

E 3^B 958


Εγγραδισμοί ιδρυματο-

E 3B 455
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Eugenidov Ιδρυμα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

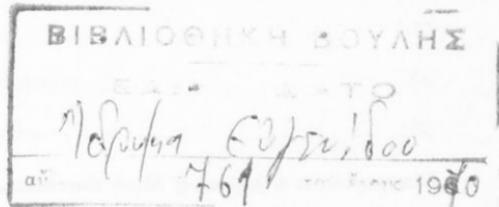(Απόφασις Υπουργού Εθν. Παιδ. και Θρησκ. 183181/Ε. 605/1969)



Α Θ Η Ν Α Ι
1969

009
ΕΠΣ
ΣΤΑΣ
2201

'Απαγορεύεται ή μερική ή δλική άνατυπωσις του παρόντος.



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΣΧΟΛΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

	Σελίς
1. Ήλεκτροτεχνία	7
2. Ήλεκτρικά Μηχανατι	36
3. Ήλεκτρικά Μετρήσεις	44
4. Ήλεκτρολογικόν Σχέδιον	51

ΣΧΟΛΑΙ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

1. Μηχανική - Αντοχή για Ύλικών - Στοιχεία Μηχανῶν	59
2. Κινητήριαι Μηχανατι	77
3. Μηχανουργική Τεχνολογία	86
4. Μηχανολογικόν Σχέδιον	104

ΣΧΟΛΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ


Ο ΜΑΣ 1η

1. α) Μὲ ποϊὸν φαινόμενον ἔξηγεῖται ἡ λειτουργία τῶν ηλεκτρικῶν κινητήρων. Ἀπὸ τί ἔξαρτᾶται ἡ δύναμις, ποὺ δημιουργεῖται κατὰ τὸ φαινόμενον αὐτὸ καὶ πῶς εύρισκεται ἡ διεύθυνσίς της;
 β) Συσσωρευτὴς τῶν 6 V καὶ μὲ ἐσωτερικὴν ἀντίστασιν 0,2 Ω συνδέεται μὲ μίαν πηγὴν 24 V, ποὺ ἔχει ἐσωτερικὴν ἀντίστασιν μαζὶ μὲ τὴν ἀντίστασιν τῶν συνδετικῶν ἀγωγῶν 0,1 Ω. Πόση ρυθμιστικὴ ἀντίστασις πρέπει νὰ παρεμβληθῇ εἰς τὸ κύκλωμα διὰ νὰ φορτίζεται δ συσσωρευτὴς μὲ ἔντασιν 12 A. Νὰ γίνη καὶ ἡ συνδεσμολογία.
2. α) "Ενα ἐναλλασσόμενον καὶ ἔνα συνεχὲς ρεῦμα ὀδηγοῦνται συγχρόνως μὲ μίαν γραμμὴν πρὸς δύο καταναλωτὰς A καὶ B. Θέλομε ἀπὸ τὸν καταναλωτὴν A νὰ περάσῃ μόνον τὸ συνεχὲς καὶ ἀπὸ τὸν B μόνον τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα. Πῶς θὰ τὸ κατορθώσωμε; Νὰ γίνη καὶ ἡ σχετικὴ συνδεσμολογία.
 β) Εἰς τριφασικὸν δίκτυον 220/380 V συνδέονται τρεῖς ἀντιστάσεις τῶν 10 Ω ἡνωμέναι εἰς ἀστέρα. Ζητοῦνται: α) Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος, ποὺ περνᾷ ἀπὸ κάθε ἀντίστασιν. β) Ἡ ίσχύς, ποὺ ἀπορροφοῦν ἀπὸ τὸ δίκτυον καὶ αἱ 3 ἀντιστάσεις καὶ γ) Ἡ ίσχύς, ποὺ θὰ ἀπερρόφουν καὶ αἱ τρεῖς ἀντιστάσεις, ἀν ἡσαν συνδεδεμέναι εἰς τρίγωνον.
 Νὰ γίνουν καὶ αἱ συνδεσμολογίαι.
3. α) Τί εἶναι ὡμικὴ ἀντίστασις, τί χωρητικὴ ἀντίστασις καὶ τί ἐπαγωγικὴ ἀντίστασις εἰς τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα; Ἀπὸ τί ἔξαρτᾶται τὸ μέγεθός των; Πῶς μεταβάλλεται τὸ E.P. ποὺ περνᾷ ἀπὸ αὐτὰς ἐν σχέσει μὲ τὴν τάσιν ποὺ ἐφαρμόζεται; Τί εἶναι πραγματικὴ καὶ τί φαινομενικὴ ίσχύς εἰς τὸ E.P.;

β) Θερμοσίφων ἔργαζεται εἰς δίκτυον 220 V καὶ ἔχει ίσχὺν 2,75 kW.

Ζητοῦνται: α) Τί ἀντίστασιν πρέπει νὰ ἔχῃ τὸ θερμαντικὸν στοιχεῖον. β) Τὸ μῆκος τοῦ σύρματος χρωμιονικελίνης διατομῆς $0,5 \text{ mm}^2$, ποὺ θὰ χρειασθῇ διὰ τὴν κατασκεύην του. ($\rho = 1 \Omega$ ἀνὰ μέτρον καὶ mm^2).

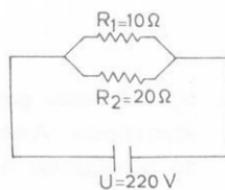4. Εἰς τὸ κύκλωμα δύο παραλλήλως συνδεομένων ἀντίστασεων εἰς τοὺς πόλους πηγῆς τάσεως 220 V, νὰ εύρεθῇ ἡ δόλικὴ ἀντίστασις, τὸ δόλικὸν ρεῦμα, τὸ διερχόμενον ρεῦμα ἀπὸ κάθε ἀντίστασιν καὶ ἡ καταναλισκομένη ίσχὺς εἰς τὸ κύκλωμα (Βλ. σχῆμα).



5. α) Τριφασικὸς ἡλεκτροκινητὴρ 10 kW λειτουργεῖ εἰς δίκτυον $220/380 \text{ V}$ καὶ ἔχει συντελεστὴν ίσχύος συνφ = 0,85. Νὰ υπολογισθῇ τὸ ρεῦμα εἰς τοὺς ἀγωγοὺς τροφοδοτήσεως καὶ νὰ δοθῇ ἡ συνδεσμολογία τοῦ πινακιδίου τοῦ κινητῆρος κατὰ τρίγωνον.
β) Τί εἶναι δινορρεύματα, τί συνεπείας ἔχουν καὶ πῶς τὰ ἀποφεύγομε;

Ο Μ Α Σ 2α

1. Εἰς μίαν θερμαντικὴν πλάκα ήλεκτρικῆς κουζίνας εύρισκονται δύο ἀντίστασεις τῶν 60Ω . Μὲ κατάλληλον συνδεσμολογίαν των, ἡ δότοια θὰ ρυθμίζεται ἀπὸ ἓνα διακόπτην, θέλομε νὰ ἔχωμε εἰς τὴν θέσιν Ο ίσχὺν 0 καὶ εἰς τὰς θέσεις I, II, III διαφορετικὴν ίσχὺν διὰ κάθε θέσιν.
Ζητοῦνται: α) Ἡ κατάλληλος συνδεσμολογία διὰ κάθε θέσιν. β) Αἱ ίσχεις εἰς κάθε θέσιν, ἀν ἡ τάσις τοῦ δικτύου εἶναι 220 V καὶ γ) πότε λέμε ὅτι ἓνας ἀγωγὸς ἔχει ἀντίστασιν ἐνὸς Ω καὶ μὲ τί μονάδας μετροῦμε τὴν ἀντίστασιν τῶν μονωτικῶν σωμάτων.
2. α) Τί εἶναι αὐτεπαγωγὴ εἰς ἓνα κύκλωμα, ποῖα κυκλώματα ἔχουν μεγάλην αὐτεπαγωγὴν μὲ τί μονάδα μετρεῖται καὶ τί δημιουργεῖ εἰς τοὺς διακόπτας;
β) Ἡλεκτρικὸς μονοφασικὸς κινητὴρ μὲ συντελεστὴν ίσχύος 0,8


συνδέεται είς δίκτυον έναλλασσομένου ρεύματος 220 V καὶ καταναλίσκει ρεῦμα 25 A. Ποία είναι ἡ πραγματική καὶ ποία ἡ φαινομενική ίσχύς ποὺ καταναλίσκει ὁ κινητήρ;

3. α) Ποία είναι τὰ συστατικά τοῦ ἀτόμου; Ποῖα σώματα λέγονται ἀγώγιμα καὶ ποῖα μονωτικά; Ἀπὸ τί ἔξαρτᾶται ἡ ιδιότης αὐτὴ τῶν σωμάτων;
β) Μία πηγὴ ἔχει H.E.D. 220 V καὶ ἐσωτερικήν ἀντίστασιν $5\ \Omega$. Μὲ αὐτὴν πρόκειται νὰ τροφοδοτήσωμε 5 λαμπτῆρας, ποὺ κάθε ἕνας είναι κατεσκευασμένος διὰ τάσιν 42 V καὶ ἔντασιν 0,5 A. Ζητοῦνται: α) Πόση θὰ είναι ἡ πολική τάσις τῆς πηγῆς καὶ β) τί ἀντίστασις πρέπει νὰ συνδεθῇ ἐν σειρᾷ μὲ αὐτήν, ὥστε οἱ λαμπτῆρες νὰ ἐργάζωνται κανονικά;
4. α) Τί σημαίνει ὅτι ἕνα σῶμα είναι ἡλεκτρισμένον θετικὰ ἢ ἀρνητικά; Τί δονομάζεται ἡλεκτρική τάσις μεταξὺ δύο σημείων καὶ μὲ ποίας μονάδας μετρεῖται;
β) Ἀγωγὸς διαρρέεται ὑπὸ ρεύματος 8,5 A ἐπὶ 5 λεπτά. Πόση ποσότης ἡλεκτρισμοῦ διῆλθε ἀπὸ τὸν ἀγωγὸν αὐτὸν; Ἐπίσης, ὅταν ἡ διαφορὰ δυναμικοῦ είς τὰ ἄκρα τοῦ ὀγκοῦ αὐτοῦ είναι 110 V, πόση είναι ἡ ἀντίστασις τοῦ ἀγωγοῦ;
5. α) Μὲ ποιὸν ὑδραυλικὸν φαινόμενον παρομοιάζομε τὴν λειτουργίαν ἐνὸς ἡλεκτρικοῦ στοιχείου;
β) Πόση είναι ἡ ἀντίστασις σύρματος ἀπὸ σίδηρον μήκους 500 m καὶ διαμέτρου 2,5 mm, ὅταν ἡ εἰδικὴ ἀντίστασις τοῦ σιδήρου είναι $0,12\ \Omega$ ἀνὰ μέτρον καὶ mm^2 ;

Ο Μ Α Σ 3η

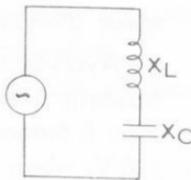1. α) Ποία είναι τὰ κύρια μέρη ἐνὸς ἡλεκτροχημικοῦ στοιχείου καὶ πῶς λειτουργεῖ;
β) Νὰ εύρεθῇ πόσον μῆκος ἔχει ἕνας ρόλος ἀπὸ χάλκινον σύρμα μὲ διάμετρον 0,1 mm (2 mm) [0,5 mm], ὅταν, συνδέοντας στὰ ἄκρα του μία πηγὴ τάσεως 12 Volt, μετρήσωμε μὲ ἕνα ἀμπερόμε-

- τρον ἔντασιν ρεύματος, ποὺ περνᾶ ἀπὸ τὸ σύρμα ἵσην μὲ 2 mA.
- $$\left(\rho = 0,018 \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}} \right).$$
2. α) Ἀπὸ τί ἀποτελεῖται ἕνα θερμοηλεκτρικὸν στοιχεῖον; Τί ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμιν ἀναπτύσσει καὶ ποῦ χρησιμοποιεῖται;
- β) "Ἐνας ἡλεκτρικὸς κινητήρ συνεχοῦς ρεύματος ἴσχυος 11 kW (5,5 kW) [22 kW] τροφοδοτεῖται ἀπὸ γραμμὴν χαλκίνην μῆκους 200 m (300 m) [500 m] καὶ διατομῆς 10 mm² (16 mm²) [6 mm²]. Ποία πρέπει νὰ εἰναι ἡ τάσις τοῦ δικτύου διὰ νὰ ἐργάζεται ὁ κινητήρ μὲ τάσιν 220 Volt; ($\rho = 0,018 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$). Τὸ μῆκος ἀναφέρεται εἰς τὸν ἕνα ἀγωγόν.
3. α) Τί γνωρίζετε διὰ τὴν θέρμανσιν τῶν ἀγωγῶν, ἀπὸ τοὺς ὅποιους διέρχεται ἡλεκτρικὸν ρεῦμα; Ποιοι εἰναι οἱ κίνδυνοι καὶ πῶς τοὺς ἀποφεύγομε;
- β) Εἰς τὸ κύκλωμα τοῦ σχήματος δίδονται: Τάσις πηγῆς $U = 110 \text{ Volt}$ (200 V) [380 V]. Χωρητικὴ ἀντίστασις $X_C = 3 \Omega$ (4 Ω) [5 Ω]. Ἐπαγγεικὴ ἀντίστασις $X_L = 4 \Omega$ (7 Ω) [9 Ω] καὶ ζητεῖται νὰ εὐρεθῇ ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος, ποὺ διαρρέει τὸ κύκλωμα.
4. α) Τί θὰ συμβῇ ἂν συνδέσωμεν κινητῆρα ἀμερικανικῆς κατασκευῆς 60 Hz καὶ 1.800 στροφῶν εἰς τὸ δίκτυον τῆς ΔΕΗ;
- β) Διὰ τὴν κατασκευὴν ἡλεκτρικοῦ σιδήρου 450 W διαθέτομεν σύρμα χρωμιονικελίνης πάχους 0,4 mm.
- Πόσα μέτρα σύρματος θὰ χρειασθοῦν διὰ τὴν κατασκευὴν του, ἂν $\rho = 1 \Omega$ ἀνὰ μέτρον καὶ τετραγωνικὸν χιλιοστὸν καὶ πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθῇ εἰς τὸ δίκτυον τῆς ΔΕΗ; Πῶς θὰ γίνη τὴν κατασκευὴ τῆς ἀντιστάσεως μὲ τύλιγμα εἰς μονωτικὸν φύλλον μίκας; (Μετὰ σχεδίου).
5. α) Ποῖον φαινόμενον ὄνομάζεται πιεζοηλεκτρισμός;
- β) Εἰς τριφασικὸν δίκτυον 380 V συνδέονται 3 ὡμικαὶ ἀντιστάσεις τῶν 40 (35) [70] Ω ἡνωμέναι εἰς τρίγωνον. Νὰ εὐρεθοῦν:
- α) Ἡ τάσις, ποὺ ἐφαρμόζεται εἰς κάθε ἀντιστασιν. β) Ἡ ἔντασις



ρεύματος, που διέρχεται όποιο κάθε άντίστασιν. γ) 'Η έντασης, που διέρχεται όποιο τους συνδετικούς άγωγούς. δ) 'Η ίσχυς, που καταναλίσκεται είς κάθε άντίστασιν. ε) 'Η ίσχυς, που δίδει τό δίκτυον καὶ εἰς τὰς 3 άντιστάσεις.

Ο Μ Α Σ 4η

1. α) Τί είναι τὰ θερμοηλεκτρικὰ στοιχεῖα;

β) "Ενα ραδιόφωνον είναι ίσχυος 40 (50) [30] W καὶ τάσεως λειτουργίας 110 V.

Νὰ ύπολογισθῇ ἡ άντίστασις R, που πρέπει νὰ τοποθετηθῇ ἐν σειρᾶ μὲ τὸ ραδιόφωνον, διὰ νὰ δύναται νὰ ἔργασθῃ εἰς τὰ 220 V.

2. α) Τί είναι ἕνας καταμεριστής τάσεως (ποτενσιόμετρον); (Μετὰ σχεδίου).

β) Δίδονται 4 πυκνωταί, καθεὶς τῶν δποίων ἔχει χωρητικότητα 6 (10) [50] μ F. Νὰ εύρεθῇ ἡ ίσοδύναμος χωρητικότης των, ὅταν οἱ πυκνωταὶ συνδεθοῦν: α) 'Ἐν σειρᾶ καὶ β) ἐν παραλλήλῳ.


3. Εἰς τὸ κύκλωμα τοῦ ἀκολούθου σχήματος δίδονται:

Τάσης πηγῆς $U = 110$ (220) [380] V.

'Επαγωγικὴ άντίστασις $X_L = 5$ (10) [12] Ω .

Χωρητικὴ άντίστασις $X_C = 10$ (8) [12] Ω καὶ ζητοῦνται :

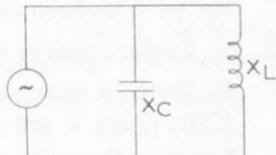α) 'Η έντασης τοῦ ρεύματος, που διαρρέει τὰς άντιστάσεις X_L καὶ X_C καὶ β) ἡ έντασης τοῦ ρεύματος, που δίδει ἡ πηγὴ εἰς τὸ κύκλωμα.



4. α) Τί σημαίνει διακόπτης ἀνοικτὸς καὶ τί κλειστὸν κύκλωμα;

β) Εἰς ἓνα τριφασικὸν δίκτυον 380 (640) [220] V συνδέομε τρεῖς ωμικὰς άντιστάσεις τῶν 40 (20) [10] Ω ἡνωμένας εἰς ἀστέρα.

Ζητεῖται νὰ εύρεθοῦν: α) 'Η τάσης, που ἐφαρμόζεται εἰς κάθε άντίστασιν. β) 'Η έντασης τοῦ ρεύματος, που διαρρέει κάθε άντίστασιν. γ) 'Η έντασης τοῦ ρεύματος, που διαρρέει τοὺς συνδετι-

κούς ἀγωγούς καί, δ) ἡ Ἰσχύς, ποὺ δίδει τὸ δίκτυον καὶ εἰς τὰς τρεῖς ἀντιστάσεις.

5. α) Νὰ διατυπωθῇ ὁ νόμος τοῦ ΩΜ διὰ τὸ συνεχὲς ρεῦμα. Ἰσχύει διὰ τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα;
 - β) Εἰς ἓνα ἔργοστάσιον παρέχεται τριφασικὸν ρεῦμα 220/380 V, μὲ τὸ ὅποιον τροφοδοτοῦνται :
 - α) Τριφασικὸς κινητήρ 380 V, 8 (10) [13] A, συνφ = 0,8.
 - β) Τριφασικὸς κινητήρ 380 V, 18 A, συνφ = 0,83.
 - γ) Μονοφασικὸς κινητήρ 380 V, 4,8 A, συνφ = 0,73.
 - δ) 20 (18) [32] λαμπτῆρες φωτισμοῦ τῶν 300 W καὶ 380 V ἑκάστη.
 - ε) Ἡλεκτρικὸς φοῦρνος μονοφασικὸς τῶν 10 (16) [22] kW καὶ 380 V.
- Νὰ εύρεθῇ πόση εἶναι ἡ Ἰσχύς, ποὺ καταναλίσκεται.

Ο Μ Α Σ 5η

1. α) Τί εἶναι τὰ φωτοηλεκτρικὰ στοιχεῖα ;
 β) Τρεῖς ἀντιστάσεις $R_1 = 2 (4) [8] \Omega$, $R_2 = 1 (8) [16] \Omega$ καὶ $R_3 = 2 (12) [16] \Omega$ συνδέονται παραλλήλως εἰς δίκτυον 220 V. Ζητεῖται νὰ ὑπολογισθοῦν: α) Ἡ ἔντασις, ποὺ διέρχεται ἀπὸ κάθε ἀντίστασιν. β) Ἡ ἔντασις, ποὺ παρέχεται ὑπὸ τῆς πηγῆς καὶ γ) ἡ Ἰσοδύναμος ἀντίστασις τῶν τριῶν ἀντιστάσεων.
2. α) Συνδεσμολογία καὶ λειτουργία ἐνὸς κώδωνος συνεχ. ρεύματος.
 β) Κινητήρ συνεχοῦς ρεύματος εἶναι συνδεδεμένος εἰς δίκτυον 110 (220) [240] V καὶ ἀπορροφεῖ ἔντασιν ρεύματος 40 (18) [25] A, διὰ νὰ κινήσῃ μίαν ἀντλίαν, ποὺ ἀπορροφεῖ Ἰσχὺν 5 (4) [10] HP. Ζητεῖται νὰ εύρεθῇ ὁ βαθμὸς ἀποδόσεως τοῦ κινητῆρος.
3. α) Πῶς γίνεται ἡ ρύθμισις τῆς τάσεως εἰς ἓνα καταναλωτὴν συνεχοῦς ρεύματος ;
 β) Νὰ εύρεθῇ ἡ χωρητικὴ ἀντίστασις, τὴν ὅποιαν θὰ παρουσιάσῃ εἰς ἐναλλασσόμενον ρεῦμα συχνότητος 50 (60) [400] Hz, ἔνας πυκνωτής χωρητικότητος $c = 0,1 (0,5) [1] \mu F$.
4. α) Μὲ τί ὅργανον καὶ μὲ ποίας μονάδας μετρεῖται ἡ ἀντίστασις τῶν μονωτικῶν σωμάτων ;


β) Νὰ διατυπωθῇ ὁ νόμος τοῦ ΩΜ.

γ) Εἰς τὸ κύκλωμα τοῦ ἔναντι σχήματος δίδονται:

Τάσις πηγῆς $U = 110$ (220) [380] V.

Όμική ἀντίστασις $R = 3$ (5,65) [4] Ω.

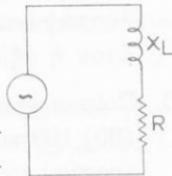Ἐπαγγεγικὴ ἀντίστασις $X_L = 4$ (7) [8] Ω καὶ ζητεῖται νὰ εύρεθῇ ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος, ποὺ διαρρέει τὸ κύκλωμα.



5. α) Τί εἰδους πηγὰς χρησιμοποιοῦμε διὰ τὴν ἀνάπτυξιν μεγάλων τάσεων;

β) Ἀπὸ τὸν γενικὸν πίνακα φωτισμοῦ σχολείου ἀναχωρεῖ γραμμὴ ἀπὸ χαλκὸν τοποθετημένη ἐντὸς χωνευτοῦ σωλῆνος καὶ τροφοδοτεῖ μερικὸν πίνακα εύρισκόμενον εἰς ἀπόστασιν 30 (40) [20] m. Ὁ πίναξ τροφοδοτεῖ 20 λαμπτῆρας τῶν 100 (200) [74] W καὶ μίαν ἡλεκτρικὴν θερμάστραν τῶν 1.000 W. Ἡ τάσις τροφοδοτήσεως τοῦ γενικοῦ πίνακος είναι 220 V.

Ἐὰν είναι γνωστὸν ὅτι ἡ ἐπιτρεπόμενη πτῶσις τάσεως εἰς τὴν γραμμὴν είναι 1 %, νὰ ύπολογισθῇ ἡ διατομή, ποὺ πρέπει νὰ ἔχῃ ἡ γραμμή. ($\rho = 0,018 \Omega$ ἀνὰ μέτρον καὶ τετρ. χιλιοστόν).

Ο Μ Α Σ 6η

1. Μία πηγὴ συνεχοῦς ρεύματος H.E.D. 24 (110) [12] V καὶ ἐσωτερικῆς ἀντιστάσεως 0,2 (0,5) [0,25] Ω τροφοδοτεῖ δύο ἀντιστάσεις $R_1 = 1$ (10) [2] Ω καὶ $R_2 = 9$ (12) [6] Ω συνδεδεμένας ἐν παραλήλῳ.


Ζητεῖται νὰ εύρεθοῦν: α) Ἡ ἔντασις ρεύματος, ποὺ παρέχει ἡ πηγὴ εἰς τὰς ἀντιστάσεις. β) Ἡ πολικὴ τάσις τῆς πηγῆς. γ) Αἱ ἔντασεις ρεύματος διὰ τῶν ἀντιστάσεων R_1 καὶ R_2 . δ) Ἡ ίσχύς, ποὺ καταναλίσκεται εἰς κάθε μίαν ἀπὸ τὰς ἀντιστάσεις. ε) Ἡ συνολικὴ ίσχύς, ποὺ παρέχεται ἀπὸ τὴν πηγὴν εἰς τὸ κύκλωμα.

2. α) Νὰ γίνη ἡ συνδεσμολογία καὶ νὰ ἔχηγηθῇ ἡ λειτουργία ἐνὸς κώδωνος οἰκίας διὰ τὸ ρεῦμα τῆς ΔΕΗ.

β) Πόσον θὰ γράψῃ ὁ μετρητὴς συνεχοῦς ρεύματος, ὁ δποῖος τροφοδοτεῖ ἡλεκτρικὴν συσκευὴν ίσχύος 4,5 (11) [2,5] kW ἐπὶ

4 ώρας και 40 λεπτά (12 ώρας και 25' λεπτά) [7 ώρας και 35' λεπτά] και πόσον θὰ πληρώσῃ δ πελάτης αύτὸς εἰς τὴν ΔΕΗ, ὅταν ἡ ἀξία κάθε kWh είναι 0,75 δραχμαῖ;

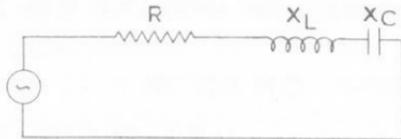3. Ποία πρέπει νὰ είναι ἡ ισχὺς ἐνδὸς θερμοσίφωνος, ποὺ περιέχει 40 (80) 180 κιλὰ ὕδατος, διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ ἀνυψώσῃ τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ὕδατος ἀπὸ 20° C εἰς 80° C ἐντὸς 45' λεπτῶν (90' λεπτῶν) [2 ώρῶν]. Ὁ βαθμὸς ἀποδόσεως τοῦ θερμοσίφωνος είναι 0,8 (0,9) [0,75]. Δίδεται ἐπίσης ὅτι 1 kWh = 860 kcal.
4. α) Τί καλεῖται ἀπόδοσις μιᾶς ἡλεκτρικῆς μηχανῆς;
β) "Ἐνα πηνίον ἀμελητέας ὡμικῆς ἀντίστασεως παρουσιάζει εἰς τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα συχνότητος 50 (60) [400] Hz ἐπαγγεικὴν ἀντίστασιν 314 (62,8) [12,56] Ω. Νὰ εύρεθῇ ἡ αὐτεπαγγεγή τοῦ πηνίου αὔτοῦ.
5. α) Τί γνωρίζετε διὰ τὸ φαινόμενον Joule; Ποῖαι αἱ ὠφέλιμοι ἐφαρμογαὶ του καὶ ποῖαι αἱ ἐπιζήμιαι ἐπιδράσεις του;
β) Εἰς τὸ κύκλωμα τοῦ ἀκολούθου σχήματος δίδονται:



Τάσις πηγῆς $U = 110$ (220) [380] V.

Ωμικὴ ἀντίστασις $R = 3$ (4) [5] Ω.

Ἐπαγγεικὴ ἀντίστασις $X_L = 6$ (8) [12] Ω.

Χωρητικὴ ἀντίστασις $X_C = 2$ (5) [5,7] Ω.

Ζητοῦνται : α) Ἡ σύνθετος ἀντίστασις κυκλώματος καὶ β) ἡ ἔντασις ρεύματος, ποὺ διαρρέει τὸ κύκλωμα.

Ο Μ Α Σ 7η


1. α) Τί είναι οἱ ἀλκαλικοὶ συσσωρευταί;
β) Μία συστοιχία ἀποτελεῖται ἀπὸ 100 (50) [10] στοιχεῖα H.E.D. 2 V καὶ ἐσωτερικῆς ἀντίστασεως 0,01 Ω συνδεδεμένα ἐν σειρᾷ.

Ζητεῖται νὰ εύρεθοῦν: α) 'Η Η.Ε.Δ. τῆς συστοιχίας. β) 'Η ἔντασις ρεύματος, ποὺ παρέχει ἡ συστοιχία εἰς τὴν ἀντίστασιν $R = 10 \Omega$ καὶ γ) ἡ πολικὴ τάσις τῆς συστοιχίας.

2. α) Τί όνομάζεται όνομαστική ἐντασις μᾶς ἀσφαλείας, πῶς γίνεται ἡ ἐκλογὴ τῆς ἀσφαλείας, ποὺ χρειαζόμεθα καὶ τί χρώματα ἔχουν οἱ δίσκοι τῶν ἀσφαλειῶν;
- β) "Ενα δωμάτιον διὰ νὰ θερμανθῇ ἀπαιτοῦνται 3.000 (4.000) [5.000] χιλιοθερμίδες ώριαίως.
Ζητεῖται νὰ εύρεθοῦν: α) Πόσων Watt πρέπει νὰ είναι ἡ θερμάστρα, ποὺ ἀπαιτεῖται διὰ νὰ τὸ θερμάνῃ καὶ β) ποία ἡ δαπάνη, ποὺ θὰ ἀπαιτηθῇ ώριαίως, ἀν ἡ τιμὴ τοῦ ώριαίου kW είναι 0,75 (1,10) [2] δραχμαί. Δίδεται ὅτι 1 kWh = 860 kcal.
3. α) Ποῖος ὁ λόγος τοποθετήσεως ἀσφαλειῶν; Σχεδιάσατε καὶ περιγράψατε ἀπλοῦν τύπον θερμικῆς ἀσφαλείας.
β) "Ενα ἀμπερόμετρον ἐναλλασσομένου ρεύματος δεικνύει 11 (20) [30] A. Ποία είναι ἡ μεγίστη τιμὴ τοῦ ρεύματος τούτου;
4. α) Διατί τὰ σώματα παρουσιάζουν ἀντίστασιν εἰς τὴν διάβασιν τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος καὶ διατί οἱ ἄγωγοι θερμαίνονται, ὅταν ἀπὸ αὐτούς διέρχεται ρεῦμα;
β) Μία μονοφασικὴ ἡλεκτρικὴ γραμμὴ τροφοδοτεῖ κατανάλωσιν 80 (100) [200] kW μὲν ἐναλλασσομένην τάσιν 220 (110) [42] V. Πόση είναι ἡ ἐντασις τοῦ ρεύματος, ποὺ διαρρέει τὴν γραμμήν, ἀν ὁ συντελεστὴς ἰσχύος τῆς καταναλώσεως είναι 0,7 (0,8) [1];
5. α) Τί είναι ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις μᾶς πηγῆς καὶ τί διαφορὰ δυναμικοῦ εἰς τοὺς πόλους αὐτῆς. Κατὰ τί διαφέρουν τὰ δύο αὗτα μεγέθη;
β) "Αν ἡ ἀντίστασις, ποὺ παρουσιάζει τὸ ἀνθρώπινον σῶμα είναι 4 kΩ καὶ ἀν 20 mA διερχόμενα ἀπὸ τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου προκαλοῦν θάνατον, ποῖαι τάσεις πρέπει νὰ θεωροῦνται ἐπικίνδυνοι;

Ο Μ Α Σ 8η

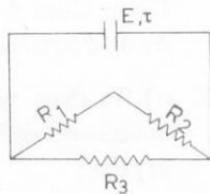1. α) Τί είναι ώμική, τί χωρητική καὶ τί ἐπαγωγική ἀντίστασις εἰς τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα; Πῶς δύναται νὰ ἐλαττωθῇ ἡ ἐπαγωγικὴ ἀντίστασις καὶ πῶς ἡ χωρητικὴ ἀντίστασις;
 β) Κινητήρ ἰσχύος 2 (15) [10] kW, ἔχει συντελεστὴν ἰσχύος 0,9 (0,8) [0,85] καὶ τροφοδοτεῖται ἀπὸ δίκτυου πολικῆς τάσεως 380 V.
 Ζητοῦνται: α) Τὸ ρεῦμα, τὸ ὅποιον κυκλοφορεῖ εἰς τὰς γραμμὰς τροφοδοτήσεως τοῦ κινητῆρος καὶ β) ἡ φασικὴ ἔντασις, ὅταν τὸ τύλιγμα κινητῆρος συνδεθῇ κατὰ τρίγωνον.
2. α) Τί είναι βραχυκύκλωμα μιᾶς πηγῆς καὶ τί ἀποτελέσματα ἔχει;
 β) "Ἐνας πυκνωτής 2 (3) [4] μF συνδέεται μὲ μίαν πηγὴν 10 (15) [16] V. Πόσον φορτίον ἀναπτύσσεται εἰς τοὺς ὄπλισμούς του;
3. α) Τί ὀνομάζομε ἀνεξάρτητα καὶ τί ἀλληλένδετα τριφασικὰ συστήματα; Πόσων εἰδῶν ἀλληλένδετα τριφασικὰ συστήματα γνωρίζετε; Νὰ δοθῇ σχῆμα τῆς πινακίδος γεννητρίας κάθε συστήματος.
 β) Ποία ἡ ἰσχὺς ἡλεκτρικοῦ λαμπτῆρος, ὁ ὅποιος καταναλίσκει ἡλεκτρικὴν ἐνέργειαν 1,2 (1,5) [2] kWh, ὅταν λειτουργῇ ἐπὶ 8 h (10 h) [50 λεπτά]; Ποία ἡ ἀντίστασις τοῦ λαμπτῆρος, ἂν συνδεθῇ εἰς δίκτυου 220 (110) [500] V.
4. α) Τί είναι πυκνωτής; Φόρτισις καὶ ἐκφόρτισις πυκνωτοῦ;
 β) Εἰς τὸ κύκλωμα Σ.Ρ. τοῦ σχήματος δίδονται:
 $E = 24 (48) [76] V$. $R_3 = 10 (2) [5] \Omega$.
 $R_1 = 2 (3) [5] \Omega$. $r = 0,1 (0,5) [1] \Omega$.
 $R_2 = 3 (2) [5] \Omega$.
 Ζητοῦνται: α) Ἡ διλικὴ ἔντασις. β) Ἡ πολικὴ τάσις τῆς πηγῆς καὶ γ) ἡ ἔντασις διὰ τῆς R_1 .
5. α) Τί είναι πολικὴ τάσις καὶ τί φασικὴ τάσις εἰς τὸ ἐναλλασσόμενον τριφασικὸν ρεῦμα; Γράψατε τὰς σχέσεις μεταξὺ τῶν Οπ, Οφ, καὶ Ιπ, Ιφ διὰ τὰς συνδέσεις ἀστέρος καὶ τριγώνου. (Μετὰ σχεδίου).
 β) Τριφασικὸς ἐναλλακτήρ παρέχει τάσιν μεταξὺ γραμμῶν 120



(110) [220] V καὶ τροφοδοτεῖ τρεῖς ίσας ώμικάς ἀντιστάσεις, ἢ κάθε μία ἀπὸ τὰς δόποίας καταναλίσκει ίσχὺν 2,5 (2) [5] kW.

Νὰ εύρεθοῦν: α) Ή ἔντασις τοῦ ρεύματος διὰ μέσου τῆς κάθε γραμμῆς. β) Ή ἔντασις τοῦ ρεύματος διὰ μέσου τῆς κάθε ἀντιστάσεως, ὅταν αἱ ἀντιστάσεις εἰναι συνδεδεμέναι κατὰ τρίγωνον καὶ γ) ἡ τάσις μεταξὺ τῶν ἄκρων τῆς κάθε ἀντιστάσεως, ὅταν αἱ ἀντιστάσεις εἰναι συνδεδεμέναι κατ' ἀστέρα.

Ο Μ Α Σ 9η

1. α) Τί εἰναι ἡ λεκτρομαγνῆτες καὶ ἀπὸ ποίους παράγοντας ἔξαρταται ἡ ἐλκτική των δύναμις ;
β) Εἰς τὸ κύκλωμα τοῦ σχήματος δίδονται:

$$V = 220 \text{ (110) [200] V.}$$

Συχνότης 50 Hz.


$$R_1 = 5 \text{ (2) [3] } \Omega.$$

$$R_2 = 5 \text{ (3) [2] } \Omega.$$

$$R_3 = 10 \text{ (4) [8] } \Omega.$$

Ζητοῦνται: α) Ή ἔνδειξις τοῦ ἀμπερομέτρου καὶ ἡ μεγίστη τιμὴ τῆς ἔντάσεως τοῦ ρεύματος. β) Η ίσχὺς τοῦ συστήματος καὶ ἡ ίσχὺς τῆς R_3 καὶ γ) ἡ περίοδος τοῦ ἐναλλασσομένου ρεύματος.

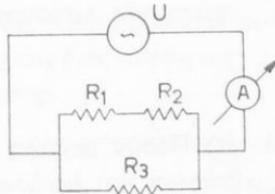2. α) Τί εἰναι οὐδέτερος ἀγωγὸς εἰς ἀστεροειδὲς τριφασικὸν σύστημα καὶ τί ρεῦμα διέρχεται ἀπὸ αὐτὸν ;
β) Η ίσχὺς ἐνὸς ραδιοφώνου εἰναι 70 (100) [120] W καὶ λειτουργεῖ ὑπὸ τάσιν 110 (120) [220] V. Ποία ἡ τιμὴ τῆς ἀντιστάσεως, ἡ δόποία θὰ συνδεθῇ ἐν σειρᾷ μὲ τὸ ραδιόφωνον, ὥστε αὐτὸν νὰ χρησιμοποιῆται εἰς δίκτυον 200 (220) [500] V;
3. α) Τί εἰναι ἔνδεικνυμένη καὶ τί μεγίστη τιμὴ ἐναλλασσομένου ρεύματος; Ποία σχέσις ὑπάρχει μεταξύ των;
β) Ήλεκτρικὸς θερμοσίφων βαθμοῦ ἀποδόσεως 0,9 (0,8) [0,92] θερμαίνει 40 (50) [60] kg ὕδατος κατὰ 70°C (80°C) [60°C] εἰς 10' λεπτά (1 h) [1,2 h]. Ζητεῖται ἡ ίσχὺς του.
Δίδεται $1 \text{ kWh} = 860 \text{ kcal}$.




4. α) Τί είναι φαινομενική καὶ τί πραγματικὴ ἰσχύς εἰς τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα; Μὲ ποίαν μονάδα μετρεῖται κάθε μία; Δώσατε τοὺς τύπους. Τί είναι συντελεστής ἰσχύος;
- β) Καταναλωτής ἰσχύος 3 kW συντελεστοῦ ἰσχύος συνφ = 0,8 (0,85) [0,90] συνδέεται εἰς μονοφασικὸν δίκτυον τάσεως 110 (220) [380] V καὶ ζητεῖται ἡ ἔντασις, ποὺ τὸν διαρρέει καὶ ἡ φαινομενικὴ ἰσχύς του.
5. α) Τί είναι μαγνητικὴ ἀντίστασις ἐνὸς σώματος καὶ τί θωράκισις ὀργάνων;
- β) Ἡλεκτρικὸν σίδηρον ἰσχύος 1 (2) [2,5] kW λειτουργεῖ ὑπὸ τάσιν 220 (300) [500] V ἐπὶ 2,5 h (10' λεπτὰ) [3,5 h]. "Αν τὸ κόστος τῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας είναι 1,8 δρχ. /kW, ζητεῖται ἡ δαπάνη τῆς λειτουργίας του. Ἐπίσης ζητεῖται ἡ ἀντίστασις του.

Ο Μ Α Σ 10η

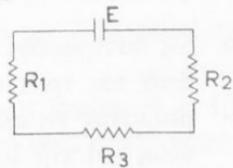1. α) Πόσον μεγάλη δύναται νὰ γίνῃ ἡ φασικὴ ἀπόκλισις μεταξὺ τάσεως καὶ ἔντασεως καὶ πότε συμβαίνει αὐτό;
- β) Ἡλεκτρικὸς θερμοσίφων ἰσχύος 2 kW (1.000 W) [1,2] kW καὶ βαθμοῦ ἀποδόσεως 0,80 (0,95) [0,80] θερμαίνει 50 (60) [80] kg ὕδατος κατὰ 40° C (60° C) [70° C]. Νὰ εύρεθῇ ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος διὰ τὴν θέρμανσιν, ἂν 1 kWh = 860 kcal.
2. α) Πότε ἡ τάσις καὶ ἡ ἔντασις εἰς τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα είναι εἰς φάσιν καὶ πότε εἰς διαφορὰν φάσεως μὲ προπορευομένην ἔντασιν; Νὰ σχεδιασθοῦν αἱ καμπύλαι τάσεως καὶ ἔντασεως.
- β) Χαλκίνη ἡλεκτρικὴ γραμμὴ ($\rho = 0,020 \Omega \text{mm}^2/\text{m}$) συνδέει πηγὴν 110 (220) [500] V μὲ κατανάλωσιν, ἡ ὅποια ἔχει ἀντίστασιν 5 (10) [15] Ω. Ἡ ἀπόστασις τῆς κατανάλωσεως ἀπὸ τὸ δίκτυον είναι 250 m (500 m) [1,2 km] ἡ δὲ διατομὴ τῶν ἀγωγῶν 10 (12) [15] mm². Νὰ εύρεθοῦν ἡ τάσις, ποὺ ἐπικρατεῖ εἰς τὴν κατανάλωσιν, ἡ ὀλικὴ ἔντασις καὶ ἡ πτῶσις τάσεως τῶν συνδετικῶν ἀγωγῶν.
3. α) Τί είναι μαγνητικὸς κόρος A ἐνὸς ἡλεκτρομαγνήτου;

- β) Εις τριφασικὸν δίκτυον 380 (220) [500] V συνδέονται τρεῖς ώμικαι ἀντίστασεις τῶν 30 (40) [50] Ω ἡνωμέναι εἰς τρίγωνον.
 Νὰ εύρεθοῦν: α) Ἡ τάσις, ποὺ ἐφαρμόζεται εἰς κάθε ἀντίστασιν.
 β) Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος, ποὺ διέρχεται ἀπὸ κάθε ἀντίστασιν.
 γ) Ἡ ἔντασις, ποὺ περνᾷ ἀπὸ τοὺς συνδετικοὺς ἀγωγούς. δ) Ἡ ἰσχύς,
 ποὺ δίδει τὸ δίκτυον καὶ εἰς τὰς 3 ἀντίστασεις.
4. α) Ποία ἡ ἰσχύς τριφασικοῦ συστήματος; Νὰ δοθῇ ὁ τύπος καὶ
 νὰ ἐπεξηγηθῇ.
 β) Ποία ἡ ἰσοδύναμος χωρητικότης δύο πυκνωτῶν $C_1 = 4$ (2)
 $[1]$ μF καὶ $C_2 = 0,5$ (1) [2] μF, ὅταν συνδεθοῦν μεταξύ των ἐν
 σειρᾷ καὶ ποία, ὅταν συνδεθοῦν ἐν παραλλήλῳ;
5. α) Τί εἶναι εἰδικὴ ἀντίστασις ἐνὸς ὑλικοῦ; Εἰς ποίας μονάδας με-
 τρεῖται; Ἀπὸ ποιὸν τύπου δίδεται ἡ ἀντίστασις ἐνὸς σύρματος;
 Παίζει κανένα ρόλον ἡ θερμότης τοῦ σύρματος;
 β) Εἰς τὸ ἀκόλουθον σχῆμα δίδονται:
 Ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις τῆς πηγῆς
 $E = 72$ (110) [220] V.
 Ἐσωτερικὴ ἀντίστασις αὐτῆς
 $r = 0,1$ (0,5) [1] Ω καὶ τρεῖς ἀντίστασεις:
 $R_1 = 2$ (3) [4] Ω, $R_2 = 3$ (5) [8] Ω, $R_3 = 4$ (7) [9] Ω. Ζητοῦν-
 ται ἡ πολικὴ τάσις καὶ αἱ τάσεις U_1 , U_2 , U_3 εἰς τὰ ἄκρα κάθε
 ἀντίστασεως.




Ο Μ Α Σ 11η

1. Εἰς τριφασικὸν δίκτυον 380 (220) [500] V συνδέομε τρεῖς ἀντί-
 στάσεις τῶν 30 (40) [50] Ω, ἡνωμένας κατ' ἀστέρα.
 Νὰ εύρεθοῦν: α) Ἡ τάσις, ποὺ ἐφαρμόζεται εἰς κάθε ἀντίστασιν.
 β) Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος, ποὺ διέρχεται ἀπὸ κάθε ἀντίστασιν.
 γ) Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος εἰς τοὺς συνδετικοὺς ἀγωγούς καὶ
 δ) Ἡ ἰσχύς, ποὺ δίδει τὸ δίκτυον καὶ εἰς τὰς τρεῖς ἀντίστασεις.
2. Μονοφασικὸς κινητήρ 20 (22) [25] kW καὶ συνφ = 0,83 (0,680)

[0,90] τροφοδοτεῖται ἀπὸ δίκτυου 220 (110) [500] V. Ζητεῖται ἡ ἔντασις ρεύματος μέσω τοῦ τυλίγματος τοῦ κινητῆρος καὶ ἡ φαινομενική του ἴσχυς.

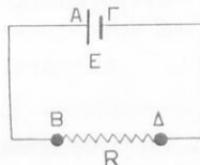3. Εἰς ἓνα ἐργοστάσιον παρέχεται τριφασικὸν ρεῦμα 220 /380 V, μὲ τὸ ὅποιον τροφοδοτοῦνται:
 - α) Δύο τριφασικοὶ κινητῆρες 380 (220) [500] V, 8 (10) [12] A, συνφ = 0,8 (0,9) [0,95].
 - β) Τρεῖς τριφασικοὶ κινητῆρες 380 (220) [500] V, 18 (20) [25] A, συνφ = 0,85 (0,92) [0,98].
 - γ) Πέντε τριφασικοὶ κινητῆρες 380 (220) [500] V, 5 (5,5) [6] A, συνφ = 0,9 (0,93) [1].
 - δ) Εἴκοσι λαμπτῆρες φωτισμοῦ τῶν 60 (100) [150] W καὶ 220 V.
 - ε) Δύο ἡλεκτρικοὶ φοῦρνοι μονοφασικοὶ τῶν 5 (10) [15] kW.

Ζητεῖται πόση ἴσχυς καταναλίσκεται: α) Διὰ κίνησιν. β) Διὰ φωτισμούν. γ) Εἰς τὸν φοῦρνον καὶ δ) συνολικῶς.
4. Εἰς ἀστεροειδὲς συμμετρικὸν τριφασικὸν σύστημα ἡ τάσις εἰς μίαν ἀπὸ τὰς τρεῖς φάσεις εἶναι 220 (380) [500] V καὶ ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος εἰς αὐτὴν εἶναι 10 (15) [20] A. Ποῖαι αἱ τιμαὶ τῆς τάσεως καὶ τῆς ἔντασεως εἰς τὰς ἄλλας δύο φάσεις; Ποῖαι αἱ τιμαὶ τῶν πολικῶν τάσεων καὶ ποῖαι αἱ τιμαὶ τῶν ρευμάτων τῶν γραμμῶν τοῦ συστήματος τούτου;
5. Εἰς τὸ ἀκόλουθον σχῆμα δίδονται:
 $E = 220 \text{ (110)} [48] \text{ V}$.
 $R = 12 (6) [3] \Omega$.
 Μῆκος ἀγωγοῦ:
 $AB = \Gamma\Delta = 500 \text{ m (1 km)} [1,2 \text{ km}]$.
 ρ ἀγωγῶν = $0,02 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$.
 $S = 1 (1,2) [1,4] \text{ mm}^2$.
 Ζητοῦνται: α) Ἡ ἔντασις τοῦ κυκλώματος καὶ β) ἡ ἔντασις, ὅταν βραχυκυκλωθῇ ἡ R.



Ο Μ Α Σ 12η

1. α) Πώς μὲ ἔνα ρελαὶ καὶ μίαν πηγὴν 220 V δυνάμεθα νὰ ἔξασφαλίσωμεν τὴν συνέχισιν τῆς λειτουργίας μιᾶς λυχνίας νοσοκομείου ἀνευ διακοπῆς, ὅταν διακοπῆ τὸ ρεῦμα τοῦ δικτύου τῆς πόλεως; Νὰ γίνῃ καὶ ἡ σχετικὴ συνδεσμολογία.
 β) Νὰ εύρεθῇ ἡ ἔντασις ἐνὸς κυκλώματος, διὰ τοῦ ὅποιου διέρχεται ἡλεκτρικὸν φορτίον 600 (2.250) [7.200] κουλόμπιτ εἰς χρόνον 10 (25) [40] πρώτων λεπτῶν τῆς ὥρας.
2. α) Τί τιμὰς ἀσφαλειῶν χρησιμοποιοῦμε εἰς τὰ κυκλώματα μιᾶς οἰκίας καὶ τί χρώματα ἔχουν οἱ δίσκοι αὐτῶν;
 β) "Ενα κύκλωμα τροφοδοτεῖται ἀπὸ μίαν πηγὴν H.E.D. 15 V καὶ ἐσωτερικῆς ἀντιστάσεως 0,2 Ω. Η πηγὴ αὐτὴ εἶναι συνδεδεμένη μὲ δύο ἐν σειρᾶ ἀντιστάσεις 5 καὶ 10 Ω. Νὰ εύρεθῇ ἡ πτῶσις τάσεως εἰς τὴν πηγὴν, εἰς τὴν ἀντίστασιν τῶν 5 Ω καὶ εἰς τὴν ἀντίστασιν τῶν 10 Ω.
3. α) Πότε δὲ νόμος τοῦ "Ωμ ἐφαρμόζεται καὶ εἰς τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα;
 β) Νὰ εύρεθῇ ἡ ἔντασις I τριφασικοῦ κινητήρος ἴσχυος N = 10 HP μὲ βαθμὸν ἀποδόσεως 0,8, δὲ ὅποιος λειτουργεῖ ὑπὸ τάσιν V = 380 V, μὲ συντελεστὴν ἴσχυος συνφ = 0,8.
4. α) Εἰς τὸ τριγωνικὸν τριφασικὸν σύστημα, πῶς συνδέονται αἱ φάσεις μεταξύ των; Ἀπὸ ποια σημεῖα ἀναχωροῦν αἱ γραμμαὶ τροφοδοτήσεως τῶν καταναλωτῶν; (Μετὰ σχεδίου).
 β) Τί ὀνομάζονται φασικαὶ τάσεις καὶ τί πολικαὶ τάσεις εἰς ἀστεροειδὲς τριφασικὸν σύστημα; Ποία σχέσις συνδέει τὰς τιμὰς αὐτῶν;
 γ) Τί καλεῖται τριφασικὸν ἀνεξάρτητον σύστημα;
5. Ἀπὸ τί ἀποτελεῖται τὸ μικρόφωνον ἄνθρακος μιᾶς τηλεφωνικῆς συσκευῆς καὶ πῶς λειτουργεῖ;

Ο Μ Α Σ 13η

1. α) Διὰ τὴν κατασκευὴν ἐνὸς ροοστάτου χρησιμοποιοῦνται 110 (2.512) [7.911] μέτρα σύρματος ἀπὸ νικελίνην, μὲ διάμετρον σύρ-

ματος 2,5, (4), [16] mm. Ἡ εἰδικὴ ἀντίστασις τῆς νικελίνης εἶναι $\rho = 0,42 \Omega$ ἀνὰ μέτρον καὶ τετρ. χιλιοστόν. Ποία εἶναι ἡ ἀντίστασις τοῦ ροοστάτου;

β) Σχεδιάσατε καὶ ἔξηγήσατε τὴν λειτουργίαν ἐνὸς ρελαὶ αὐτομάτου διακόπτου μεγίστου.

2. α) Μία θερμαντικὴ πλάξις ἡλεκτρικῆς κουζίνας λειτουργεῖ μὲ τάσιν 220 V. Αἱ δύο ἀντιστάσεις αὐτῆς εἶναι 20 καὶ 24 Ω.

Ζητοῦνται: α) Πόση θὰ εἶναι ἡ ἴσχυς, ὅταν αἱ δύο αὐτὶς ἀντιστάσεις εἶναι συνδεδεμέναι ἐν παραλλήλῳ. β) Ἡ ἴσχυς, ὅταν λειτουργῇ ἡ κάθε μία ἀντίστασις χωριστὰ καὶ γ) νὰ γίνῃ ἡ σχετικὴ συνδεσμολογία.

3. α) Ἀπὸ τί ἀποτελεῖται ἔνα ἀπλοῦν ἡλεκτροχημικὸν στοιχεῖον;
β) Τρεῖς ἀντιστάσεις τῶν 5 Ω εἶναι συνδεδεμέναι κατ' ἀστέρα εἰς τριφασικὸν δίκτυον 380 V.

Νὰ εύρεθοῦν: α) Ἡ τάσις λειτουργίας κάθε ἀντιστάσεως. β) Ἡ ἔντασις, ἡ ὅποια κυκλοφορεῖ εἰς κάθε ἀντίστασιν. γ) Ἡ ἴσχυς κάθε καταναλώσεως καὶ δ) ἡ δλικὴ ἴσχυς τῶν καταναλώσεων.

4. α) Εἰς τὸ ἀστεροειδὲς τριφασικὸν σύστημα πῶς συνδέονται αἱ φάσεις μεταξύ των; Ἀπὸ ποια σημεῖα ἀναχωροῦν αἱ γραμμαὶ τροφοδοτήσεως τῶν καταναλωτῶν; (Μετὰ σχεδίου).

β) Μὲ ποια γράμματα συμβολίζονται αἱ ἀρχαὶ καὶ τὰ τέλη τῶν φάσεων τριφασικοῦ συστήματος καὶ μὲ ποια αἱ γραμμαί;

γ) Τί χρειάζεται ὁ οὐδέτερος ἀγωγὸς εἰς τὸ ἀστεροειδὲς τριφασικὸν σύστημα;

5. Ἀπὸ τί ἀποτελεῖται καὶ πῶς λειτουργεῖ τὸ ἀκουστικὸν μιᾶς τηλεφωνικῆς συσκευῆς;

Ο Μ Α Σ 14^η

1. α) Τί λέγεται ἀντιηλεκτρεγερτικὴ δύναμις, ποὺ ἀναπτύσσεται καὶ τί συνεπείας ἔχει;
β) Εἰς ἀγωγὸν ἀπὸ χρωμιονικελίνην πρέπει νὰ περνᾷ ρεῦμα

- 6 (10) [0,4] Α, όταν είσ τὰ ἄκρα του ἐφαρμόζεται τάσις 120 (220) [380] V. Ή διάμετρος τοῦ ἀγωγοῦ είναι 0,4 (0,25) [0,65] mm. Ή εἰδική ἀντίστασις τῆς χρωμιονικελίνης είναι $\rho = 1 \Omega$ ἀνὰ μέτρον καὶ τετραγωνικὸν χιλιοστόν. Τί μῆκος πρέπει νὰ ἔχῃ ὁ ἀγωγός;
2. α) Νὰ σχεδιασθῇ ἡλεκτρικὸς θερμοσίφων καὶ νὰ ἔξηγηθῇ πῶς λειτουργεῖ.
- β) Ἡλεκτρικὸς κινητὴρ συνδέεται εἰς συνεχὲς ρεῦμα 220 V. Ή ἕντασις τοῦ ρεύματος, ποὺ διέρχεται ἀπὸ τὸν κινητῆρα, είναι 14 A. Ή ἀπόδοσις τοῦ κινητῆρος είναι 0,85. Τί ισχὺν παραλαμβάνει ὁ κινητὴρ καὶ πόσην ισχὺν ἀποδίδει εἰς kW καὶ εἰς ΐππους;
3. α) Τί πρέπει νὰ προσέχωμε κατὰ τὴν κατασκευὴν ἐνὸς ἡλεκτροχημικοῦ στοιχείου;
- β) Νὰ ύπολογισθοῦν αἱ ἀπώλειαι εἰς ἡλεκτρικὴν ἔγκατάστασιν ισχύος 22 kW μονοφασικὴν μὲ συνφ = 0,5. Τὸ μῆκος τῆς γραμμῆς είναι 150 m, ἡ διατομὴ S = 25 mm² καὶ ἡ τάσις 220 V.
4. α) Νὰ κατασκευασθῇ τὸ διάγραμμα, ποὺ παριστᾶ τὰς μεταβολὰς τῶν 3 ἡλεκτρεγρητικῶν δύναμεων, ποὺ ἀναπτύσσονται εἰς τὰ τρία τυλίγματα τριφασικῆς γεννητρίας εἰς μίαν περίοδον.
- β) Σχηματικὴ διάταξις τῆς συνδέσεως τῶν ἀκροδεκτῶν τῶν 3 τυλιγμάτων τῆς τριφασικῆς γεννητρίας μὲ τοὺς ἀκροδέκτας τῆς πινακίδος τῆς γεννητρίας.
5. α) Πῶς λειτουργεῖ τὸ σύστημα κλήσεως εἰς μίαν ἀπλῆν τηλεφωνικὴν συσκευὴν.
- β) Πῶς λειτουργεῖ ἔνα μικρόφωνον.

Ο Μ Α Σ 15η

1. α) Τί λέγει ὁ πρῶτος νόμος τοῦ Κίρχωφ; Δώσατε ἔνα παράδειγμα.
- β) Ἀπὸ ἔνα σειρᾶ κύκλωμα, ἀποτελούμενον ἀπὸ τρεῖς ἀντιστάσεις $R_1 = 20$, $R_2 = 80 \Omega$, $R_3 = 30 \Omega$ ($R_1 = 40 \Omega$, $R_2 = 50 \Omega$, $R_3 = 60 \Omega$), [$R_1 = 55 \Omega$, $R_2 = 75 \Omega$, $R_3 = 90 \Omega$] διέρ-

- χεται ρεῦμα 1,5 (4) [3] A. Νὰ εύρεθῇ ἡ τάσις εἰς τὰ ἄκρα τοῦ κυκλώματος, καὶ ἡ τάσις εἰς τὰ ἄκρα κάθε ἀντιστάσεως.
2. α) Τί διατομὰς πολυκλώνων καλωδίων χρησιμοποιοῦμε εἰς μίαν ἔγκατάστασιν καὶ ἀπὸ πόσους κλώνους ἀποτελεῖται κάθε καλώδιον;
 -
 - β) Ἡ μεγίστη τιμὴ τῆς ἐντάσεως ἐναλλασσομένου ρεύματος εἶναι 15 A. Πόση εἶναι ἡ ἐνδεικνυμένη τιμὴ αὐτοῦ; Ἐπίσης πόση εἶναι ἡ καταναλισκομένη ἴσχυς εἰς μονοφασικὸν κινητῆρα, ὅταν ἡ ἐνδ. τάσις εἰς τοὺς ἀκροδέκτας αὐτοῦ εἴναι 210 V, ἡ ἐντασις 13 A καὶ ὁ συντελεστής ἴσχυος συνφ = 0,82.
 3. α) Νὰ σχεδιασθοῦν αἱ μεταβολαὶ τάσεως καὶ ἐντάσεως εἰς κύκλωμα ἐναλλασσομένου ρεύματος μὲ ὡμικὸν καταναλωτὴν μόνον.
 -
 - β) Νὰ ύπολογισθοῦν αἱ ἀπώλειαι τριφασικῆς ἔγκαταστάσεως 66 kW μὲ τάσιν 380 V, ἐὰν ἡ ἀντίστασις κατὰ φάσιν εἶναι $0,2 \Omega$ μὲ συνφ = 0,5.
 4. α) Σχεδιάστε τὰς στιγμιαίας τιμάς, ποὺ λαμβάνει ἡ ἐντασις τοῦ ἡμιτονοειδούς ρεύματος εἰς μίαν περίοδον, ἀν ἡ μεγίστη του τιμὴ εἶναι 20 A καὶ ἡ συχνότης του 50 Hz.
 -
 - β) Ἀν ἀπὸ ἕνα ὡμικὸν καταναλωτὴν 10Ω διέλθῃ συνεχὲς ρεῦμα 20 A καὶ κατόπιν ἐναλλασσόμενον ρεῦμα πάλιν 20 A μὲ τὴν ἴδιαν τάσιν π.χ. 200 V, πόση ἴσχυς μετατρέπεται εἰς θερμότητα εἰς τὰς δύο περιπτώσεις;
 5. α) Ποῖος ὁ σκοπὸς τοῦ μετασχηματιστοῦ εἰς ἕνα τηλεφωνικὸν κύκλωμα;
 -
 - β) Ποία εἶναι συνήθως ἡ περιοχὴ ἀκουστικῶν συχνοτήτων, ποὺ μεταδίδεται διὰ μέσου τῶν τηλεφωνικῶν κυκλωμάτων;

Ο Μ Α Σ 16η

1. α) Τί χρειάζεται καὶ πῶς λειτουργεῖ ὁ θερμοστάτης ἐνὸς θερμοσίφωνος;
-
- β) Δύο ἀντιστάσεις $R_1 = 60$, $R_2 = 40$ ($R_1 = 55$, $R_2 = 110$)

[$R_1 = 15$, $R_2 = 30$] Ω συνδέονται ἐν παραλλήλω, καὶ τροφοδοτοῦνται ἀπὸ πηγὴν 120 (220) [60] V.

Νὰ εύρεθοῦν: α) Ἡ συνολικὴ ἀντίστασις. β) Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος, ποὺ θὰ διέρχεται ἀπὸ κάθε ἀντίστασιν καὶ γ) ἡ ὄλικὴ ἔντασις τοῦ ρεύματος.

2. α) Τί διατομὰς καλωδίων χρησιμοποιοῦμεν εἰς μίαν ἐγκατάστασιν οἰκίας, τί χρώματα ἔχουν καὶ ποὺ τοποθετεῖται κάθε χρῶμα;

β) Ἡλεκτρικὴ ἐγκατάστασις μιᾶς οἰκίας, ποὺ τροφοδοτεῖται ἀπὸ δίκτυον 220 V, περιλαμβάνει 6 λαμπτῆρας τῶν 60 W, 4 λαμπτῆρας τῶν 100 W, 1 θερμοσίφωνα ίσχύος 1.200 W, μίαν ἡλεκτρικὴν θερμάστραν 2.000 W καὶ μίαν ἡλεκτρικὴν κουζίναν 1.800 W. Ζητεῖται: α) Ἡ μηνιαία (30 ήμερῶν) κατανάλωσις ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας, ἂν ὅλαι αἱ συσκευαὶ ἐργάζωνται ἐπὶ 3ωρον ήμερησίως καὶ ἡ β) ἡ μηνιαία δαπάνη, μὲ τιμὴν ρεύματος 0,80 δρχ. ἀνὰ kWh.

3. α) Διατί ὁ πυκνωτής δὲν διακόπτει τὸν ἐναλλασσόμενον ρεῦμα;

β) Διὰ τριφασικῆς γραμμῆς μήκους 65 χιλιομέτρων πρόκειται νὰ μεταφερθῇ ίσχὺς 8.000 kW μὲ τάσιν 50 kV. Αἱ ἀπώλειαι δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν τὰ 3%. Ποίαν διατομὴν πρέπει νὰ ἔχουν οἱ ἀγωγοὶ διὰ συνφ = 0,80; ($\rho = 0,018$).

4. α) Ποῖον εἶναι καὶ πῶς λειτουργεῖ τὸν κύριον ἡλεκτρικὸν ἔξαρτημα τοῦ κλάξον ἐνὸς αὐτοκινήτου;

β) Τὸ δυναμὸ ἐνὸς αὐτοκινήτου ἔχει ίσχὺν 300 W καὶ τάσιν 12 V μὲ ἐπιτρεπομένην πτῶσιν τάσεως 2,5%. Ποία πρέπει νὰ εἶναι ἡ διατομὴ τοῦ καλωδίου, ἀπὸ τὸ ὅποιον διοχετεύεται τὸ ρεῦμα τῆς γεννητρίας, ἂν αὐτὸς εἶναι χάλκινον μὲ $\rho = 0,018 \Omega$ καὶ ἔχει μῆκος 4 μέτρα;

5. Τί εἶναι τηλεφωνικὸν κέντρον; Ἀναφέρατε διάφορα συστήματα τηλεφωνικῶν κέντρων. Ποία εἶναι τὰ βασικὰ μηχανήματα εἰς ἓν αὐτόματον τηλεφωνικὸν κέντρον;

Ο Μ Α Σ 17η

1. α) Σχεδιάσατε καὶ ἔξηγήσατε πῶς μὲ ἔνα ρελαὶ γίνεται τὸ ἄναμμα καὶ σβήσιμον μιᾶς λυχνίας, ποὺ εύρισκεται πολὺ μακρὰν τοῦ διακόπτου.
 β) Ἐνα ραδιόφωνον εἶναι κατεσκευασμένον διὰ τάσιν 110 (60) [28] V καὶ ἔντασιν ρεύματος 0,5 (0,8) [0,6] A. Νὰ εύρεθῇ ἡ τιμὴ τῆς ἀντίστασεως, ποὺ πρέπει νὰ προστεθῇ καὶ ὁ τρόπος συνδέσεως αὐτῆς, διὰ νὰ δύναται νὰ λειτουργήσῃ τοῦτο εἰς δίκτυον 220 V.
2. α) Περιγράψατε τοὺς ἡλεκτρολυτικοὺς πυκνωτὰς ὑγροὺς καὶ ξηροὺς καὶ τί πρέπει νὰ προσέξωμε κατὰ τὴν σύνδεσιν ἡλεκτρολυτικοῦ πυκνωτοῦ εἰς κύκλωμα.
 β) Πηνίον μὲ συντελεστὴν αὐτεπαγωγῆς 0,19 Ἀνρύ καὶ ἀμελητέαν ὡμικήν ἀντίστασιν, τί αὐτεπαγωγικήν ἀντίστασιν παρουσιάζει, ὅταν εἰς τὰ ἄκρα του ἐφαρμόζεται ἐναλλασσομένη τάσις συχνότητος 60 Hz;
3. α) Νὰ σχεδιασθοῦν αἱ μεταβολαὶ τάσεως καὶ ἐντάσεως εἰς κύκλωμα, ποὺ περιέχει μόνον χωρητικὸν καταναλωτήν.
 β) Διὰ τροφοδοτικῆς γραμμῆς μήκους $L = 10.000 \text{ m}$ μὲ ἀπώλειαν ἰσχύος 8% πρόκειται νὰ διοχετευθῇ ἰσχύς $N = 500 \text{ kW}$ μονοφασική μὲ συνφ = 0,8 καὶ ὑπὸ τάσιν 6.600 V. Ζητεῖται ἡ διατομὴ τῆς τροφοδοτικῆς γραμμῆς.
4. α) Τί συμβαίνει κατὰ τὸ κλείσιμον ἐνὸς αὐτεπαγωγικοῦ κυκλώματος;
 β) Ποια φαινόμενα λαμβάνουν χώραν κατὰ τὴν διακοπὴν αὐτεπαγωγικοῦ κυκλώματος;
 γ) Τί μέτρα λαμβάνομε εἰς τοὺς διακόπτας μεγάλων ἐντάσεων διὰ νὰ ἀποφεύγωμε τὰς συνεπείας αὐτεπαγωγῆς;
 δ) Ἐξηγήσατε διατί ἡ αὐτεπαγωγὴ εἶναι ἔνα φαινόμενον ἀδρανείας.
5. Περιγραφὴ καὶ λειτουργία (μετὰ σχεδίου) ἐνὸς ἀπλοῦ τηλεγραφικοῦ κυκλώματος Μόρς.

Ο ΜΑΣ 18η

1. α) Σχεδιάσατε και έξηγήσατε τὴν λειτουργίαν ἐνὸς ἡλεκτρικοῦ κώδωνος.
 β) "Ενας τηλεδιακόπτης μὲ πηνίον ωμικῆς ἀντίστασεως 500 (750) [200] Ω εἶναι κατεσκευασμένος νὰ ἐργάζεται μὲ ἔντασιν 0,2 (0,4) [0,5] A. Τί ἀντίστασις πρέπει νὰ συνδεθῇ καὶ πῶς διὰ νὰ ἐργάσθῃ τὸ πηνίον τοῦ τηλεδιακόπτου μὲ τάσιν 110 (380) [220] V;
2. α) Ποία εἶναι ἡ χωρητικὴ ἀντίστασις πυκνωτοῦ χωρητικότητος $10 \mu F$, ὅταν ἐφαρμόζεται εἰς τὰ ἄκρα του ἐναλλασσομένη τάσις συχνότητος 50 Hz ;
 β) Τάσις 220 V καὶ συχνότητος 50 Hz ἐφαρμόζεται εἰς πυκνωτὴν χωρητικότητος $10 \mu F$. Ποία εἶναι ἡ τιμὴ τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος, τὸ δόποιον διέρχεται διὰ μέσου τοῦ πυκνωτοῦ καὶ ποία εἶναι ἡ φασική του ἀπόκλισις;
3. α) Τί λέγεται ἡλεκτρικὸν ρεῦμα, ποία εἶναι ἡ διεύθυνσί του εἰς ἓνα ἀγωγὸν καὶ τί διαφέρει τὸ συνεχὲς ἀπὸ τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα;
 β) Τριφασικὸς κινητὴρ τροφοδοτούμενος ὑπὸ δικτύου τάσεως, μεταξὺ γραμμῶν, 120 V, πρέπει νὰ παρέχῃ εἰς τὰ ἄκρα του ἰσχὺν $25,4 \text{ kW}$ μὲ βαθμὸν ἀποδόσεως 0,90.
 Ζητοῦνται: α) Τὸ ρεῦμα, ποὺ διέρχεται διὰ μέσου τῶν γραμμῶν τροφοδοτήσεως τοῦ κινητῆρος. β) Ἡ τάσις μεταξὺ τῶν ἄκρων κάθε φάσεως τῆς περιελίξεως εἰς τὴν σύνδεσιν κατ' ἀστέρα τοῦ κινητῆρος καὶ γ) ἡ ἐντασις εἰς κάθε περιέλιξιν τοῦ κινητῆρος, ἐὰν εἶναι συνδεδεμέναι κατὰ τρίγωνον. Ὁ συντελεστὴς ἰσχύος τοῦ κινητῆρος εἶναι συνφ = 0,8.
4. α) Τί διαφέρει τὸ φαινόμενον τῆς αὐτεπαγωγῆς ἀπὸ τὸ φαινόμενον τῆς ἡλεκτρομαγνητικῆς ἐπαγωγῆς;
 β) Πότε λέγομεν ὅτι ἔνα πηνίον ἔχει αὐτεπαγωγὴν ἐνὸς 'Ανρύ;
 γ) Τί ἐπίδρασιν ἔχει ὁ σιδηροῦς πυρὴν εἰς τὴν αὐτεπαγωγὴν;
 δ) Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ κατασκευάσωμε κύκλωμα στερούμενον αὐτεπαγωγῆς;

5. α) Διατί δὲν πρέπει νὰ γεφυρώνωνται καμέναι ἀσφάλειαι;
 β) Εἰς ποῖον σημεῖον ἐνὸς κυκλώματος πρέπει νὰ τοποθετοῦνται αἱ ἀσφάλειαι καὶ διατί;
 γ) Διατί εἰς τὸ ἡλεκτρικὸν σύστημα αὐτοκινήτου χρησιμοποιοῦμεν χαμηλὰς καὶ ὑψηλὰς τάσεις καὶ ὅχι ἕνα μόνον εἶδος τάσεων;

Ο Μ Α Σ 19η

1. α) "Ἐνας συσσωρευτὴς τῶν 6 V μὲ ἐσωτερικὴν ἀντίστασιν 0,2, (1,4), [0,3] Ω συνδέεται μὲ μίαν πηγὴν 24 (58) [12] V, ποὺ ἔχει ἐσωτερικὴν ἀντίστασιν μαζὶ μὲ τὴν ἀντίστασιν τῶν συνδετικῶν ἀγωγῶν 0,1 (0,6) [0,2] Ω.
 Πόση ρυθμιστικὴ ἀντίστασις πρέπει νὰ παρεμβληθῇ εἰς τὸ κύκλωμα διὰ νὰ φορτίζεται ὁ συσσωρευτὴς μὲ ἕντασιν 12 (4) [3] A.
 β) Σχεδιάσσατε ἕνα ρελαὶ καὶ ἔξηγήσατε πῶς λειτουργεῖ.
2. α) Τί καλεῖται οὐδέτερος κόμβος εἰς τριφασικὸν ἀστεροειδὲς σύστημα καὶ ποῖον τὸ δυναμικόν του ὡς πρὸς τὴν γῆν; Τί χρειάζεται ὁ οὐδέτερος ἀγωγὸς εἰς τὸ τριφασικὸν ἀστεροειδὲς σύστημα;
 β) Μονοφασικὸς κινητήρ λειτουργεῖ μὲ ἐνδ. τάσιν 120 V καὶ ἕντασιν ρεύματος 24,5 A. Ὁ κινητήρ καταναλίσκει 2,352 kW. Ποῖος είναι ὁ συντελεστὴς ἴσχυος, ὑπὸ τὸν ὅποιον λειτουργεῖ ὁ κινητήρ;
 γ) Η μεγίστη τιμὴ τάσεως E.P. είναι 500 V. Ποία ἡ ἐνδεικνυομένη ὑπὸ τοῦ βολτομέτρου;
3. α) Πῶς συμπεριφέρεται ἕνα πηγίον, ὅταν διαρρέεται ἀπὸ συνεχὲς ρεῦμα καὶ πῶς ὅταν διαρρέεται ἀπὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα;
 β) Τί είναι πυκνωτὴς καὶ ἀπὸ τί ἀποτελεῖται;
4. α) Τί είναι χωρητικότης τοῦ πυκνωτοῦ, ἀπὸ τί ἔξαρτᾶται αὐτὴ καὶ εἰς τί μονάδας μετρεῖται;
 β) Τί είναι χωρητικότης τοῦ πυκνωτοῦ, ἀπὸ τί ἔξαρτᾶται αὐτὴ καὶ εἰς τί μονάδας μετρεῖται;
 γ) Πῶς γίνεται ἡ φόρτισις καὶ ἐκφόρτισις ἐνὸς πυκνωτοῦ;
 δ) Πῶς δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμε ἕνα πυκνωτὴν μὲ μεγάλην χωρητικότητα, χωρὶς νὰ ἔχῃ μεγάλο ὅγκον;
5. α) Διατί οἱ πυρῆνες τῶν ἡλεκτρομαγνητῶν καὶ τῶν μετασχη-

ματιστῶν κατασκευάζονται ἀπὸ φύλλα μεμονωμένα μεταξύ των καὶ δὲν εἶναι δλόσωμοι ;

β) Εἰς ποιὸν σημεῖον ἐνὸς πηνίου ἔχομε τὴν μεγαλυτέραν ἑντασιν μαγνητικοῦ πεδίου καὶ διατί;

Ο Μ Α Σ 20η

1. α) Πῶς δημιουργεῖται Η.Ε.Δ. ἀπὸ αύτεπαγωγὴν εἰς ἓνα κύκλωμα καὶ ποίας συνεπείας ἔχει ;
β) Πόσα στοιχεῖα μὲν Η.Ε.Δ. 1,50 (1,8) [2,2] V καὶ ἐσωτερικῶν ἀντιστάσεων 2 (1,6) [1,8] Ω πρέπει νὰ προστεθοῦν γιὰ νὰ τροφοδοτήσουν γραμμὴν συνολικῆς ἀντιστάσεως 100 (80) [140] Ω μὲν ἑντασιν 0,25 (0,50) [0,70] A ;
2. α) Πῶς συνδέονται μεταξύ των τριφασικοὶ καταναλωταί; (Μετὰ σχεδίου). "Οταν τὸ φορτίον τῶν φάσεων εἶναι δμοιόμορφον, πῶς εύρισκομεν τὴν ἰσχὺν εἰς τὸ τριφασικὸν ρεῦμα;
β) Τριφασικὸς κινητὴρ πρέπει νὰ παρέχῃ ἰσχὺν 18 kW. Ὁ παράγων ἰσχύος του εἶναι 0,9 καὶ ὁ βαθμὸς ἀποδόσεώς του 0,90. Ὁ κινητὴρ τροφοδοτεῖται ἀπὸ δίκτυον πολικῆς τάσεως 380 V, 50 Hz.
Ζητοῦνται: α) Τὸ ρεῦμα, τὸ δόποιον κυκλοφορεῖ διὰ τῶν γραμμῶν τροφοδοτήσεως τοῦ κινητῆρος, καὶ β) ἡ τάσις εἰς τὰ ἄκρα κάθε φάσεώς του διὰ τὴν σύνδεσίν των κατ' ἀστέρα.
3. α) Νὰ σχεδιασθοῦν αἱ μεταβολαὶ τάσεως καὶ ἐντάσεως εἰς ἓνα κύκλωμα ἐναλλασσομένου ρεύματος, ποὺ περιέχει μόνον ἐπαγωγικὸν καταναλωτήν.
β) Ἡ ἐνδεικνυμένη τιμὴ τάσεως τοῦ κυκλώματος εἶναι 220 V καὶ ἡ ἐνδεικνυμένη ἑντασις 30 A. Ποία ἡ μεγίστη τάσις καὶ ἑντασις τοῦ κυκλώματος ;
4. α) Πῶς εύρισκομε τὴν φορὰν τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου εύθυγράμμου ἀγωγοῦ, ποὺ διαρρέεται ὑπὸ ρεύματος ;
Τί δονομάζομεν ἀμπερελίγματα πηνίου;
β) Ἀπὸ τί ἔξαρτᾶται ἡ ἡλεκτρεγερτικὴ δύναμις, ποὺ ἀναπτύσσεται ἀπὸ ἐπαγωγὴν καὶ πῶς εύρισκεται ἡ διεύθυνσίς της;

- γ) Ἀπὸ τί ἔξαρτάται ἡ δύναμις, ποὺ προσπαθεῖ νὰ μετακινήσῃ ἀγωγόν, ποὺ διαρρέεται ἀπὸ ἡλεκτρικὸν ρεῦμα καὶ εύρισκεται ἐντὸς μαγνητικοῦ πεδίου; Πῶς εύρισκεται ἡ διεύθυνσις τῆς δυνάμεως αὐτῆς;
5. α) Διὰ ποίων μέσων ἐλέγχομε τὴν κατάστασιν φορτίσεως ἐνὸς συσσωρευτοῦ;
 - β) Διατί οἱ κατασκευασταὶ σημειώνουν τὴν ἡμερομηνίαν κατασκευῆς ἐπὶ τῶν ξηρῶν στοιχείων;
 - γ) Ἀπὸ τί ἔξαρτάται ἡ H.E.D. καὶ ἀπὸ τί ἡ πολικὴ τάσις εἰς ἕνα ἡλεκτροχημικὸν στοιχεῖον; Δώσατε ἕνα παράδειγμα.

Ο Μ Α Σ 21η

1. α) Διὰ τὴν κίνησιν ψυκτικοῦ μηχανήματος χρησιμοποιοῦμε ἡλεκτρικὸν κινητῆρα Σ.Ρ., ποὺ συνδέεται εἰς δίκτυον 220 V, καὶ ἀπὸ τὸν ὅποιον περνᾶ ρεῦμα 25 (30) [15] A. Βαθμὸς ἀποδόσεως κινητῆρος 0,8 (0,7) [0,9]. Ποίαν ἰσχὺν ἀπορροφεῖ ὁ κινητήρας ἀπὸ τὸ δίκτυον, ποίαν ἰσχὺν ἀποδίδει καὶ ποία ἰσχὺς χάνεται εἰς θερμότητα;
- β) Πότε λέγομε ὅτι ἕνα πηνίον ἔχει αὐτεπαγωγὴν ἐνὸς Ἀνρύ;
2. α) Εἰς τριφασικὸν δίκτυον 220 V συνδέονται τρεῖς ὡμικοὶ καταναλωταὶ τῶν 12Ω ἔκαστος: α) Κατ' ἀστέρα καὶ β) κατὰ τρίγωνον. Ζητεῖται νὰ εύρεθῇ: α) Ἡ τάσις, ποὺ ἐφαρμόζεται εἰς ἔκαστον καταναλωτήν. β) Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος εἰς ἔκαστον καταναλωτήν καὶ γ) ἡ ἰσχύς, ποὺ παρέχει τὸ δίκτυον εἰς τοὺς τρεῖς καταναλωτὰς ὄμοιού, εἰς τὰς δύο περιπτώσεις συνδέσεως.
- β) Ποιὸν φαινόμενον ὀνομάζεται πιεζοηλεκτρισμός;
3. α) Πῶς γίνεται ὁ διαχωρισμὸς ἐνὸς συνεχοῦς ἀπὸ ἕνα ἐναλλασσόμενον ρεῦμα; Δώσατε ἕνα παράδειγμα.
- β) Ποία ἡ δλικὴ χωρητικότης 3 πυκνωτῶν $C_1 = 400 \mu F$, $C_2 = 200 \mu F$ καὶ $C_3 = 100 \mu F$, συνδεδεμένων ἐν σειρᾷ;
4. α) Τί ρόλον παίζει ἡ ἀντιηλεκτρεγερτικὴ δύναμις εἰς τὴν φόρτισιν ἐνὸς συσσωρευτοῦ; Νὰ γίνῃ καὶ ἡ σχετικὴ συνδεσμολογία.

- β) "Ενας κινητήρ συνεχούς ρεύματος συνδέεται εἰς δίκτυον 110 V καὶ ἀναπτύσσει κατὰ τὴν λειτουργίαν του ἀντιηλεκτρεγερτικήν δύναμιν 105 V. "Αν ἡ ἀντίστασις ὅλου τοῦ κυκλώματος εἴναι 0,2 Ω, μὲ ποίαν ἔντασιν θὰ λειτουργῇ ὁ κινητήρ;
5. α) Τί διαφορά ὑπάρχει μεταξὺ ἐνὸς στοιχείου συσσωρευτοῦ καὶ ἐνὸς ἡλεκτροχημικοῦ στοιχείου;
- β) "Ενας συσσωρευτής 250 Αμπερωρίων εἴναι πλήρως φορτισμένος. Εἰς πόσας ὥρας θὰ ἐκφορτισθῇ, ἢν τροφοδοτῇ κατανάλωσιν μὲ ἔντασιν 10 A καὶ ἔχῃ ἀπόδοσιν 80%;

Ο Μ Α Σ 22α

1. α) Τί γνωρίζετε διὰ τὸ μαγνητικὸν πεδίον, τὸ ὅποῖον σχηματίζεται γύρω ἀπὸ τοὺς ἀγωγούς, ποὺ διαρρέονται ἀπὸ ἡλεκτρικὸν ρεῦμα;
- β) Ἀμερικανικὴ ἡλεκτρικὴ θερμάστρα ἰσχύος 2,2 (2,75) [5,5] kW είναι κατεσκευασμένη διὰ τάσιν 110 V. Ποία είναι ἡ ἔντασις ρεύματος, ἡ ὅποια περνᾶ ἀπὸ αὐτήν, ἢν συνδεθῇ κανονικὰ μέσω μετασχηματιστοῦ εἰς τὰ 110 V, καὶ τί θὰ συμβῇ, ἢν ἐκ λάθους συνδεθῇ ἀπ' εύθειας εἰς τὰ 220 V;
2. α) Τριφασικὸς κινητήρ συνδέεται εἰς δίκτυον 220/380 V. Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος εἰς ἕκαστον ἀγωγὸν φάσεως είναι 14 A. Ο συντελεστής ἰσχύος είναι συνφ = 0,75. Ποία είναι ἡ ἰσχὺς τοῦ κινητήρος εἰς Watt καὶ ποία εἰς VA;
- β) Καταρτίσατε σκαρίφημα τριγωνικοῦ καὶ ἀστεροειδοῦς τριφασικοῦ συστήματος καὶ ἀναγράψατε τὰς πολικὰς καὶ φασικὰς τάσεις ὡς ἐπίστης καὶ τὰς ἔντάσεις εἰς τὰς φάσεις καὶ εἰς τὴν γραμμήν.
3. α) Ο δίσκος τοῦ ἡλεκτρικοῦ γνώμονος μιᾶς οἰκίας ἔκτελεῖ 1.000 στροφὰς εἰς ἑκάστην kWh. Ἡ τάσις τοῦ ρεύματος είναι 220 V. Προκειμένου νὰ εύρεθοῦν τὰ στοιχεῖα ἡλεκτρικῆς συσκευῆς, συνδέθη μόνον αὐτὴ εἰς τὸ δίκτυον τῆς οἰκίας καὶ ἐμετρήθησαν 100 στροφαὶ τοῦ δίσκου εἰς 6' λεπτά.

Ζητοῦνται: α) ή έντασης τοῦ ρεύματος τῆς συσκευῆς. β) 'Η ἀντίστασις αὐτῆς καὶ γ) ή ίσχύς της.

β) Άπο ποῦ ἔξαρτάται ή μεταβολὴ τῆς φασικῆς ἀποκλίσεως εἰς ἓνα κύκλωμα ἐναλλασσομένου ρεύματος καὶ ποίας τιμὰς λαμβάνει αὐτή;

4. α) Τί λέγεται ἀντιηλεκτρεγερτική δύναμις ;
β) 'Η ἡλεκτρεγερτική δύναμις μιᾶς πηγῆς, μὲ τὴν ὅποιαν φορτίζουμε ἓνα συσσωρευτὴν τῶν 6 V, εἰναι 24 V, ή ἐσωτερικὴ ἀντίστασις τῆς πηγῆς μαζὶ μὲ τὴν ἀντίστασιν τῶν συνδετικῶν ἀγωγῶν εἰναι $0,2 \Omega$. Τί ρυθμιστικὴ ἀντίστασις πρέπει νὰ παρεμβληθῇ, ὥστε ὁ συσσωρευτὴς νὰ φορτίζεται μὲ 10 A;
5. α) Διατί διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ἡλεκτρικῶν κωδώνων τῶν οἰκιῶν χρησιμοποιοῦμε μετασχηματιστήν;
β) Ποῖα τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τοῦ ἐναλλασσομένου ρεύματος ἐναντὶ τοῦ συνεχοῦς;

Ο Μ Α Σ 23η

1. α) Τί εἶναι μαγνητικαὶ γραμμαὶ καὶ τί μαγνητικὸν πεδίον; 'Άπο τί ἔξαρτάται ή ἐλκτικὴ δύναμις τῶν ἡλεκτρομαγνητῶν;
β) 'Η πινακίς ἐνὸς μετρητοῦ ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας οἰκίας ἀναγράφει τὴν ἔνδειξιν $1 \text{ kWh} = 1.000 (1.200) [2.500]$ στροφαὶ τοῦ δίσκου. Διὰ τὸν ύπολογισμὸν τῆς ίσχύος μιᾶς οἰκιακῆς συσκευῆς ἐμετρήθησαν 100 στροφαὶ τοῦ δίσκου εἰς 12 (6) [3] λεπτὰ τῆς ὥρας.
Ζητεῖται ή ίσχύς τῆς συσκευῆς.
2. α) Ποῖα τὰ πλεονεκτήματα τοῦ E.P. ἐναντὶ τοῦ συνεχοῦς ;
β) Εἰς τριφασικὸν δίκτυον 380 V συνδέονται κατ' ἀστέρα τρεῖς ω̄μικοι καταναλωταὶ μὲ ἀντίστασιν 24Ω ἔκαστος. Ζητεῖται ή ἔντασης τοῦ ρεύματος, ή ὅποια περνᾶ ἀπὸ ἔκαστον καταναλωτήν, καὶ ή ἔντασης τοῦ ρεύματος, ή ὅποια περνᾶ ἀπὸ ἔκαστον ἀγωγὸν φάσεως.
3. α) Ἡλεκτρικὸς συγκολλητής (κολητήρι) ἔχει ίσχὺν 15 W καὶ λει-

τουργεῖ εἰς ρεῦμα τάσεως 110 V. Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ ἀντίστασις, ἢ ὅποια πρέπει νὰ συνδεθῇ ἐν σειρᾷ διὰ νὰ λειτουργήσῃ εἰς τάσιν 220 V.

β) Τί εἶναι φαινομενικὴ ἴσχὺς καὶ τί πραγματικὴ ἴσχὺς εἰς τὸ ἐν-
αλλασσόμενον ρεῦμα; Διαφέρουν μεταξύ των καὶ διατί;

4. α) Τί καλεῖται συστοιχία, μὲ τί ἰσοῦται ἡ H.E.D. καὶ πόση εἶναι
ἡ ἐσωτερικὴ τῆς ἀντίστασις ;
β) Μία πηγὴ ἔχει H.E.D. 36 V καὶ ἐσωτερικήν ἀντίστασιν 3Ω .
Εἶναι δυνατὸν νὰ δώσῃ ρεῦμα 20 A; Ποία εἶναι ἡ μεγαλύτερα ἔν-
τασις, πού δύναται νὰ μᾶς δώσῃ ἡ πηγὴ αὐτή, καὶ πόση πρέπει
νὰ εἶναι ἡ ἀντίστασις τοῦ ἐξωτερικοῦ κυκλώματος, ὥστε ἡ πηγὴ
νὰ δίδῃ ρεῦμα ἐντάσεως 10 A;
5. α) Τί εἶναι γείωσις ; Διατί γίνεται ; Τί διατομὴν πρέπει νὰ ἔχῃ ὁ
ἄγωγὸς τῆς γειώσεως ; Μὲ ποιὸν πρακτικὸν τρόπον ἐλέγχεται
μία γείωσις ;
β) Τί ρόλον παίζει ὁ συμπυκνωτὴς καὶ ποῦ τοποθετεῖται εἰς τὸ
σύστημα ἐναύσεως τοῦ βενζινοκινητῆρος ;

Ο Μ Α Σ 24η

1. α) Τί εἶναι φυσικοὶ καὶ τί τεχνητοὶ μαγνῆται; Σχῆμα, πόλοι καὶ
οὐδετέρα ζώνη αὐτῶν;
β) Ὁ δίσκος τοῦ ἡλεκτρικοῦ γνώμονος μιᾶς οἰκίας κάμνει 1.000
(1.600), [2.400] στροφὰς διὰ κάθε kWh. Ἡ τάσις τοῦ ρεύματος
εἶναι 220 V. Προκειμένου νὰ εὑρεθοῦν τὰ στοιχεῖα ἡλεκτρικῆς
συσκευῆς μὲ συνδεδεμένην εἰς τὸ δίκτυον τῆς οἰκίας μόνον τὴν
συσκευὴν αὐτὴν ἐμετρήσαμεν 100 (64) [144] στροφὰς τοῦ δί-
σκου σὲ 6 (3) [1,5] λεπτά.
Ζητοῦνται: α) Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος τῆς συσκευῆς. β) Ἡ ἀν-
τίστασις καὶ γ) ἡ ἴσχὺς τῆς.
2. α) Τί εἶναι ὡμική, τί χωρητικὴ καὶ τί ἐπαγωγικὴ ἀντίστασις εἰς
τὸ E.P. καὶ ἀπὸ ποῦ ἐξαρτᾶται τὸ μέγεθος καθεμιᾶς;
β) Εἰς ρευματοδότην (πρίζαν) 220 V θέλομε νὰ συνδέσωμε ἔνα

ραδιόφωνον, που είναι κατεσκευασμένον διὰ 115 V. Ἡ ἴσχυς τοῦ ραδιοφώνου είναι 60 W. Πόση πρέπει νὰ είναι ἡ πρόσθετος ἀντίστασις;

3. α) Τί σημαίνει ὅτι ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος είναι 1 Aμπέρ; Μὲ τί ὅργανον μετρεῖται ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος καὶ πῶς τοποθετεῖται τὸ ὅργανον τοῦτο εἰς τὸ κύκλωμα;

β) Τριφασικὸς ἐναλλακτήρ παρέχει τάσιν μεταξὺ τῶν γραμμῶν 120 V καὶ τροφοδοτεῖ τρεῖς ἵσας ὡμικάς ἀντιστάσεις, κάθε μία ἀπὸ τὰς ὁποίας καταναλίσκει ἴσχυν 2,5 kW.

Νὰ εύρεθοῦν: α) Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος διὰ μέσου τῆς γραμμῆς (Ιπ). β) Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος διὰ μέσου κάθε ἀντιστάσεως, ὅταν είναι συνδεδεμέναι κατὰ τρίγωνον καὶ γ) ἡ τάσις λειτουργίας κάθε ἀντιστάσεως, ὅταν είναι συνδεδεμέναι κατ' ἀστέρα.

4. α) Τί είναι πτῶσις τάσεως, πῶς ὑπολογίζεται καὶ διατί μᾶς ἐνδιαφέρει;

β) Δίδονται τρεῖς ἀντιστάσεις $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 15 \Omega$, $R_X = \text{ἀγνωστος}$ συνδεδεμέναι ἐν παραλλήλῳ.

Τὰς τροφοδοτοῦμε μὲ τάσιν 120 V. Ἡ ἔντασις, που διέρχεται καὶ ἀπὸ τὰς τρεῖς ἀντιστάσεις, είναι 24 A. Πόση είναι ἡ R_X ;

5. Διατί ἡ φάσις πηγαίνει εἰς τὸ σταθερὸν μέρος τοῦ διακόπτου καὶ ὅχι εἰς τὸ κινητόν; Διατί ἡ φάσις πηγαίνει εἰς τὴν μήτραν τῆς ἀσφαλείας;

Τὶ ὡμικὴν ἀντίστασιν πρέπει νὰ παρουσιάζουν οἱ ἀγωγοὶ μεταξύ των καὶ τί ὡς πρὸς τὴν γῆν;

Ο Μ Α Σ 25η

1. α) Ποια στοιχεῖα ἀναγράφονται εἰς τὴν πινακίδα τοῦ μετρητοῦ ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας μᾶς οἰκίας;

β) Ἡλεκτροτεχνίτης διαθέτει ἕνα λαμπτήρα μὲ τὴν ἔνδειξιν 75 (60) [100]W /220 V. Ζητεῖται ἡ ἴσχυς τοῦ λαμπτήρος, ἢν τοποθετηθῇ εἰς δίκτυον 110 V.

2. α) Άναφέρατε περιπτώσεις, που χρησιμοποιούμε τὸ συνεχὲς ρεῦμα.
- β) Εἰς ἡλεκτρικὸν θερμοσίφωνα χωρητικότητος 60 dm^3 , τὸ ὕδωρ ἔχει θερμοκρασίαν 22° C . Πόση ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια χρειάζεται διὰ νὰ θερμανθῇ τὸ ὕδωρ εἰς τοὺς 85° C , ὅταν ἡ ἀπόδοσις τοῦ θερμοσίφωνος εἶναι 0,90 καὶ πόσο στοιχίζει ἡ ἐνέργεια αὐτῇ, ὅταν ἡ kWh στοιχίζῃ 0,80 δρχ.;
3. α) Ἀπὸ τί ἔξαρταται ἡ χωρητικότης ἐνὸς πυκνωτοῦ καὶ εἰς ποίας μονάδας μετρεῖται;
- β) Τριφασικὸς κινητήρος συνδέεται εἰς δίκτυον $220/380 \text{ V}$. Ἡ ἔντασις τοῦ ρεύματος εἰς κάθε ἀγωγὸν φάσεως εἶναι 20 (30) [25] A. Ποία εἶναι ἡ ἴσχυς τοῦ κινητῆρος, ἂν ὁ συντελεστὴς ἴσχύος εἶναι 0,8 (0,7) [0,9];
4. α) Ἀπὸ τί ἔξαρταται ἡ ἡλεκτρικὴ ἀντίστασις τῶν συρμάτων καὶ ποία σχέσις συνδέει αὐτὴν μὲ τὰ γεωμετρικὰ στοιχεῖα ἐνὸς σύρματος;
- β) Διὰ νὰ εὔρωμε πόσον μῆκος ἔχει ρόλος ἀπὸ χάλκινον σύρμα μὲ διáμετρον $0,1 \text{ mm}$, συνδέομεν τὰ ἄκρα του μὲ μίαν πηγὴν τάσεως 24 V καὶ μὲ ἓνα ἀμπερόμετρον μετροῦμε τὴν ἔντασιν τοῦ ρεύματος, που περνᾷ ἀπὸ τὸ σύρμα. Ἐν ἡ ἔντασις αὐτῇ εἶναι 2 mA , πόσο εἶναι τὸ μῆκος τοῦ σύρματος;
5. α) Τί διατομὴν πρέπει νὰ ἔχῃ ὁ οὐδέτερος ἀγωγὸς εἰς μίαν τριφασικὴν ἐγκατάστασιν φωτισμοῦ καὶ διατί;
- β) "Οταν ἔχωμε ὅμοιον φορτίον μεταξὺ τῶν τριῶν φάσεων, μὲ τί ρεῦμα θὰ διαρρέεται ὁ οὐδέτερος ἀγωγός; Ἐν κοπῆ ὁ οὐδέτερος ἀγωγὸς τί θὰ συμβῇ;

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ

Ο Μ Α Σ 1η

1. Τί είναι ό στάτης μηχανῆς συνεχοῦς ρεύματος, ἀπὸ ποῖα μέρη ἀποτελεῖται καὶ εἰς τί χρησιμεύει τὸ κάθε μέρος;
2. Σχεδιάσατε διαγραμματικῶς πῶς μεταβάλλεται ἡ τάσης μιᾶς μηχανῆς συνεχοῦς ρεύματος, ὅταν μεταβάλλεται τὸ ρεῦμα διεγέρσεως: α) "Οταν ἡ μηχανὴ ἐργάζεται ἐν κενῷ, καὶ β) ὅταν ἡ μηχανὴ ἐργάζεται ὑπὸ φορτίου.
Ἐξηγήσατε ποῦ διαφορά.
3. Σχεδιάσατε σχηματικῶς δύο ἐναλλακτήρας λειτουργοῦντας παραλλήλως καὶ ἀναφέρατε: α) Τὰς διαδοχικὰς ἐργασίας, ποὺ ἀπαιτοῦνται, διὰ νὰ γίνη δ παραλληλισμὸς καὶ β) τὰς συνθήκας παραληλισμοῦ δύο ἐναλλακτήρων.
4. Περιγράψατε πῶς είναι κατεσκευασμένον, πῶς λειτουργεῖ καὶ τί ἐφαρμογὰς ἔχει ἐνα διαδικαστικόν στοιχεῖον ξηροῦ ἀνορθωτοῦ.
5. Πόσους πόλους ἔχει ἐνας σύγχρονος τριφασικὸς κινητήρ, ὃ δύοιος, ὅταν συνδεθῇ εἰς δίκτυον ἐναλλασσομένης τάσεως συχνότητος 60 (50) [400] Hz, στρέφεται μὲ 900 (1.500) [3.000] στροφὰς ἀνὰ λεπτόν;

Ο Μ Α Σ 2α

1. Τί είναι ό δρομεὺς μηχανῆς συνεχοῦς ρεύματος, ἀπὸ ποῖα μέρη ἀποτελεῖται καὶ εἰς τί χρησιμεύει τὸ κάθε μέρος;
2. Νὰ σχεδιασθῇ σχηματικῶς συνδεσμολογία γεννητρίας παραλλήλου διεγέρσεως καὶ νὰ ἔξηγηθῇ: α) Πῶς αὐτοδιεγείρεται. β) Πῶς ρυθμίζεται ἡ τάσης της καὶ γ) πῶς μεταβάλλεται ἡ τάσης, ὅταν μεταβάλλεται τὸ ρεῦμα ἔξοδου (φορτίον).

3. Περιγράψατε τὴν ἀρχὴν λειτουργίας τῶν μετασχηματιστῶν. Τί καλεῖται σχέσις μεταφορᾶς καὶ ὡς τί μᾶς χρησιμεύει;
4. Περιγράψατε πῶς λειτουργοῦν οἱ μονοφασικοὶ κινητῆρες μὲ πυκνωτὴν καὶ διατὶ ἔχουν μεγαλυτέραν ροπὴν ἐκκινήσεως ἀπὸ τοὺς μονοφασικούς κινητῆρας μὲ ἀντίστασιν.
5. Κινητὴρ τοποθετημένος εἰς δίκτυον 220 (110) [42] V ἀπορροφεῖ ρεῦμα 20 (50) [100] A καὶ κινεῖ μίαν ἀντλίαν, ἡ ὅποια ἀπορροφεῖ ἰσχὺν 5 HP. Ποῖος εἶναι ὁ βαθμὸς ἀποδόσεως τοῦ κινητῆρος;

Ο Μ Α Σ 3η

1. Τί ὀνομάζομε διέγερσιν μηχανῆς συνεχοῦς ρεύματος, πῶς ἐπιτυγχάνεται αὕτη καὶ ποία ἡ διαφορὰ μεταξὺ δυναμομηχανῶν καὶ μαγνητομηχανῶν;
2. Νὰ σχεδιασθῇ σχηματικῶς συνδεσμολογία γεννητρίας συνθέτου διεγέρσεως καὶ νὰ ἔξηγηθῇ: α) Πῶς διεγείρεται. β) Πῶς ρυθμίζεται ἡ τάσις καὶ γ) πῶς μεταβάλλεται ἡ τάσις της, ὅταν μεταβάλλεται τὸ ρεῦμα ἔξόδου (φορτίον).
3. Κατὰ τὴν λειτουργίαν του ἔνας ἐναλλακτὴρ παρουσιάζει ἀνωμαλίας εἰς τὴν τάσιν ποὺ παράγει. Ποῖα τὰ πιθανὰ αἴτια καὶ ποία ἡ θεραπεία των;
4. Τί ὀνομάζομε συγχρόνους καὶ τί ἀσυγχρόνους τριφασικοὺς κινητῆρας καὶ ποία τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα αὐτῶν;
5. Ποία εἶναι ἡ ἰσχύς ἐνὸς τριφασικοῦ ἐναλλακτῆρος, ὁ ὅποιος ἔχει πολικὴν τάσιν 380 (220) [15.000] V, ἔντασιν γραμμῆς 200 (350) [48] A καὶ συντελεστὴν ἰσχύος 0,8 (0,7) [0,75];

Ο Μ Α Σ 4η

1. Περιγράψατε τὴν ἀρχὴν λειτουργίας τῶν γεννητριῶν συνεχοῦς ρεύματος. Πῶς ἀναπτύσσεται ἡ H.E.D.; Διὰ ποίου κανόνος καὶ πῶς εύρίσκεται ἡ φορὰ τῆς H.E.D.;

2. Μία μηχανή ἐναλλασσομένου ρεύματος ὑπερθερμαίνεται κατά τὴν λειτουργίαν τῆς. Ποιὰ τὰ πιθανὰ αἴτια καὶ ποίᾳ ἡ θεραπεία των;
3. Νὰ σχεδιασθῇ σχηματικῶς συνδεσμολογία 3φασικοῦ Μ/Τ.
 α) Μὲ πρωτεῦον τρίγωνον καὶ δευτερεῦον ἀστέρα.
 β. Μὲ πρωτεῦον ἀστέρα καὶ δευτερεῦον τεθλασμένον ἀστέρα.
 Νὰ ἀναφερθῇ τὸ πλεονέκτημα τῆς συνδέσεως εἰς τεθλασμ. ἀστέρα.
4. Μὲ ποίους τρόπους δυνάμεθα νὰ μετατρέψωμεν τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα εἰς συνεχές;
5. Κινητήριο συνεχοῦς ρεύματος τροφοδοτεῖται ἀπὸ δίκτυον συνεχοῦς ρεύματος μὲ τάσιν 220 (110) [42] V. Ἐὰν τὸ ἐπαγώγιμον τοῦ κινητῆρος ἔχῃ ἀντίστασιν $R_T = 0,5$ (0,2) [0,19] Ω καὶ κατὰ τὴν λειτουργίαν του ἀπορροφεῖ ρεῦμα 40 (60) [50] A, ποία εἰναι ἡ ΑΗΕΔ του ;

Ο Μ Α Σ 5η

1. Τί γνωρίζετε περὶ τῆς ἀντιδράσεως τοῦ ἐπαγώγικοῦ τυμπάνου τῶν γεννητριῶν συνεχοῦς ρεύματος; Διὰ ποίων τρόπων ἔξουδετεροῦται αὕτη καὶ πῶς;
2. Σχεδιάσατε διαγραμματικῶς μονοφασικὸν ἀνορθωτὴν ὑδραργύρου καὶ ἔξηγήσατε τὴν λειτουργίαν του.
3. Τί γνωρίζετε διὰ τὴν ἐκκίνησιν τριφασικοῦ κινητῆρος βραχυκυκλωμένου δρομέως μέσω διακόπτου ἀστέρος - τριγώνου;
4. Περιγράψατε πῶς εἰναι κατεσκευασμένοι, πῶς λειτουργοῦν καὶ πῶς ρυθμίζονται αἱ στροφαὶ τῶν κινητήρων ἀντιδράσεων.
5. Νὰ συνταχθῇ πίναξ τῶν ὀπισθίων καὶ τῶν μετωπικῶν συνδέσεων βροχοτυλίγματος μηχανῆς συνεχοῦς ρεύματος μὲ τὰ κάτωθι στοιχεῖα:
 α) Ζεύγη πόλων $p = 1$ ($p = 2$) [$p = 2$].
 β) Ἀριθμὸς στοιχείων $S = 24$ ($S = 26$) [$S = 36$].
 γ) Πρῶτον μερικὸν βῆμα $\psi_1 = 13$ ($\psi_1 = 7$) [$\psi_1 = 9$].
 δ) Δεύτερον μερικὸν βῆμα $\psi_2 = 11$ ($\psi_2 = 5$) [$\psi_2 = 5$].

Ο Μ Α Σ 6η

1. Τί είναι ψηκτροφορεύς, άπό ποια μέρη άποτελεῖται καὶ εἰς τί χρησιμεύει τὸ κάθε μέρος;
2. Πῶς είναι κατεσκευασμένοι καὶ πῶς τίθενται εἰς κίνησιν οἱ ἀσύγχρονοι τριφασικοὶ κινητήρες μὲ δακτυλίδια;
3. Πῶς είναι κατεσκευασμένος ὁ στροβιλοεναλλακτήρ καὶ ποῖαι αἱ οὐσιώδεις κατασκευαστικαὶ διαφοραὶ του ἀπό τοὺς ἄλλους ἐναλλακτήρας;
4. Περιγράψατε τοὺς κινητήρας συνεχοῦς ρεύματος παραλλήλου διεγέρσεως. (Συνδεσμολογία, τρόπος ἐκκινήσεως, μεταβολὴ τῶν στροφῶν).
5. Μονοφασικὸς Μ/Τ ἔχει ὀνομαστικὴν τάσιν δευτερεύοντος 220 (110) [150] V καὶ ὀνομαστικὴν ἔντασιν δευτερεύοντος 100 (200) [20] A.
Ζητοῦνται: α) Τί ὀνομάζομεν ὀνομαστικὴν τάσιν καὶ τί ὀνομαστικὴν ἔντασιν. β) Ποία ἡ ὀνομαστικὴ ἴσχυς τοῦ Μ/Τ.

Ο Μ Α Σ 7η

1. Τί είναι οἱ βοηθητικοὶ πόλοι τῶν γεννητριῶν συνεχοῦς ρεύματος, πῶς συνδέονται καὶ εἰς τί μᾶς χρησιμεύουν;
2. Τριφασικὸς κινητήρ ἐκκινεῖ δύσκολα. Ποιὰ τὰ πιθανὰ αἴτια καὶ ποία ἡ θεραπεία των;
3. Περιγράψατε πῶς είναι κατεσκευασμένοι καὶ ποία ἡ ἀρχὴ λειτουργίας τῶν ἐναλλακτήρων μὲ ἐσωτερικούς πόλους.
4. Περιγράψατε τὸν τρόπον ἐκκινήσεως ἀσυγχρόνου τριφασικοῦ κινητῆρος βραχυκυλωμένου δρομέως μὲ τὴν βοήθειαν ἀντιστάσεως καὶ αὐτομετασχηματιστοῦ.
5. Μονοφασικὸς Μ/Τ ὀνομαστικῆς ἴσχυος 2.000 (1.000) [250] VA ἔχει τάσιν πρωτεύοντος 110 (220) [220] V καὶ τάσιν δευτερεύοντος 150 (110) [50] V. Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ ὀνομαστικὴ ἔντασις τοῦ πρωτεύοντος καὶ τοῦ δευτερεύοντος τοῦ Μ/Τ.

Ο Μ Α Σ 8η

1. Ἐκτελέσατε σχηματικήν συνδεσμολογίαν δύο γεννητριῶν συνεχοῦς ρεύματος παραλλήλου διεγέρσεως ἐργαζομένων παραλλήλως καὶ περιγράψατε πῶς γίνεται ὁ παραλληλισμός.
2. Περιγράψατε τοὺς κινητῆρας συνεχοῦς ρεύματος μὲ διέγερσιν σειρᾶς. (Συνδεσμολογία, τρόπος ἐκκινήσεως, μεταβολὴ στροφῶν).
3. Ἀπὸ ποίους παράγοντας ἔξαρτάται ἡ συχνότης τοῦ ρεύματος, τὸ δποῖον παράγει ἕνας ἐναλλακτήρ καὶ πῶς ρυθμίζεται ἡ συχνότης;
4. Κινητήρ κατὰ τὴν λειτουργίαν του παρουσιάζει σπινθηρισμοὺς εἰς τὸν συλλέκτην. Ἀναφέρατε τὰ πιθανὰ αἴτια καὶ τὴν θεραπείαν των.
5. Μὲ πόσα βόλτ ἐναλλασσομένου ρεύματος πρέπει νὰ τροφοδοτήσωμε ἕνα στρεφόμενον μετατροπέα διὰ νὰ λάβωμε τάσιν συνεχοῦς ρεύματος 220 (110) [24] V;

Ο Μ Α Σ 9η

1. Ἐξηγήσατε τὴν ἀρχὴν λειτουργίας τῶν κινητήρων συνεχοῦς ρεύματος. Τί γνωρίζετε διὰ τὴν ΑΗΕΔ αὐτῶν;
2. Πῶς θὰ διαπιστώσετε ὅτι ἕνα ἐπαγγώγιμον μὲ περιέλιξιν ἐργάζεται εἰς διπολικὴν ἢ τετραπολικὴν μηχανήν, χωρὶς νὰ γνωρίζετε τὸν ἀριθμὸν τῶν πόλων καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ψηκτρῶν;
3. Πῶς είναι κατεσκευασμένοι καὶ πῶς λειτουργοῦν οἱ ἐναλλακτῆρες μὲ ἔξωτερικούς πόλους;
4. Ἀναφέρατε τοὺς τρόπους, μὲ τοὺς δποίους ἐκκινοῦμεν τοὺς συγχρόνους κινητῆρας καὶ ποῦ χρησιμοποιοῦνται αὐτοί.
5. Κινητήρ συνεχοῦς ρεύματος ἔχει ἀντίστασιν ἐπαγγωγικοῦ τυμπάνου $R_t = 0,50$ ($R_t = 0,1$) [$R_t = 0,25$] Ω καὶ πρόκειται νὰ συνδεθῇ καὶ νὰ λειτουργήσῃ εἰς δίκτυον τάσεως 220 (110) [42] V. Ζητεῖται νὰ ύπολογισθῇ ἢ ἔντασις ἐκκινήσεως τοῦ κινητῆρος: α) "Οταν ἐκκινήσῃ ἄνευ ἐκκινητοῦ καὶ β) ὅταν ἐκκινήσῃ τῇ βοηθείᾳ ἐκκινητοῦ ἀντιστάσεως 2Ω ,

Ο Μ Α Σ 10η

- Πώς καθορίζεται ή θέσις τῶν ψηκτρῶν εἰς ἓνα τύλιγμα συνεχοῦς ρεύματος καὶ ποία ή θέσις αὐτῶν ἐν σχέσει μὲ τοὺς ἄξονας τῶν πόλων;
- Ποῖα τὰ εἴδη τῶν γεννητριῶν συνεχοῦς ρεύματος; (Νὰ σχεδιασθοῦν καὶ νὰ ἔξηγηθῇ ὁ τρόπος ἀλλαγῆς τῆς φορᾶς περιστροφῆς των).
- Κινητήρος συνεχοῦς ρεύματος συνδέεται εἰς τὸ δίκτυον καὶ δὲν ἔκκινεῖ. Ποῖα τὰ πιθανὰ αἴτια καὶ ποία ή θεραπεία αὐτῶν;
- Περιγράψατε τοὺς μονοφασικοὺς κινητῆρας σειρᾶς. (Πῶς εἶναι κατεσκευασμένοι, πῶς λειτουργοῦν καὶ τί ίδιότητας ἔχουν;)
- "Ενας μονοφασικὸς κινητήρος ίσχύος 5 (2) [10] PS, ὀνομαστικῆς τάσεως 110 (220) [42] V καὶ συντελεστοῦ ίσχύος 0,75 (0,7) [0,6] πόσα ἀμπέρ θὰ ἀπορροφῇ, ὅταν λειτουργῇ ἀπὸ τὸ δίκτυον;

Ο Μ Α Σ 11η

- α) Ίσχύς, ἀπώλειαι καὶ βαθμὸς ἀποδόσεως γεννητριῶν συνεχοῦς ρεύματος.
β) Μὲ ποίαν σχέσιν συνδέονται ὁ ἀριθμὸς τῶν πόλων καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στροφῶν ἐνὸς κινητῆρος E.P.; Ἀναφέρατε ἓνα παράδειγμα.
- Τί γνωρίζετε διὰ τὴν ἀντίδρασιν τοῦ ἐπαγωγικοῦ τυμπάνου εἰς τοὺς κινητῆρας συνεχοῦς ρεύματος καὶ πῶς ἀποφεύγονται αἱ ἀνωμαλίαι, ποὺ δημιουργεῖ αὕτη;
- Νὰ σχεδιασθῇ συνδεσμολογία τριφασικοῦ ἐναλλακτῆρος καὶ νὰ ἀναφερθοῦν αἱ διαδοχικαὶ ἐργασίαι, ποὺ ἀπαιτοῦνται διὰ νὰ τὸν θέσωμε εἰς λειτουργίαν.
- Εἰς τὴν πινακίδα ἐνὸς τριφασικοῦ κινητῆρος μὲ βραχυκυκλωμένον δρῷμα ἀναγράφεται 220/380 V.
Ζητεῖται νὰ ἔξηγηθοῦν: α) Τί σημαίνει ή ἔνδειξις αὔτη; β) Δύναται ὁ κινητήρος αὐτὸς νὰ ἐργασθῇ μέσω διακόπτου ἀστέρος - τριγώνου εἰς τὸ δίκτυον τῶν Ἀθηνῶν; Ναὶ η δχι καὶ διατί;

5. "Ενας Μ/Τ ἔχει τάσιν πρωτεύοντος $U_{\pi} = 220$ (110) [220] V καὶ λόγον σπειρῶν πρωτεύοντος - δευτερεύοντος (σχέσιν μεταφορᾶς) $\frac{n_1}{n_2} = 1,54 \left(\frac{n_1}{n_2} = 0,5 \right) \left[\frac{n_1}{n_2} = 10 \right]$. Ποία θὰ εἴναι ἡ H.E.D. τοῦ δευτερεύοντος;

Ο Μ Α Σ 12η

1. Τί είναι ὁ ἐκκινητής καὶ τί ὁ ρυθμιστής στροφῶν κινητῆρος συνεχοῦς ρεύματος καὶ ποία ἡ διαφορὰ αὐτῶν;
2. Τί καλοῦμε φόρτισιν ἐνὸς μετασχηματιστοῦ; Ποία ἡ σχέσις, ποὺ συνδέει τὰς τάσεις καὶ τὰς ἐντάσεις ρεύματος ἐνὸς μετασχηματιστοῦ;
3. Τριφασικὸς κινητὴρ ἐργάζεται μὲθ θόρυβον. Ποῖα τὰ πιθανὰ αἴτια καὶ ποία ἡ θεραπεία αὐτῶν;
4. Μετασχηματιστής ὑπερθερμαίνεται κατὰ τὴν λειτουργίαν του. Ποῖα τὰ πιθανὰ αἴτια καὶ ποία ἡ θεραπεία αὐτῶν;
5. Νὰ συνταχθῇ πίναξ ὀπισθίων καὶ μειωτικῶν συνδέσεων κυματοτυλίγματος μηχανῆς συνεχοῦς ρεύματος μὲτα τὰ κάτωθι στοιχεῖα:
 α) Ζεύγη πόλων $p = 2$ ($p = 2$) [$p = 4$].
 β) Ἀριθμὸς στοιχείων $S = 26$ ($S = 26$) [$S = 44$].
 γ) Πρῶτον μερικὸν βῆμα $\psi_1 = 7$ [$\psi_1 = 7$] [$\psi_1 = 5$].
 δ) Δεύτερον μερικὸν βῆμα $\psi_2 = 7$ ($\psi_2 = 5$) [$\psi_2 = 5$].

Ο Μ Α Σ 13η

1. Μὲ ποίους τρόπους δυνάμεθα νὰ ρυθμίσωμε τὰς στροφὰς τῶν κινητῆρων συνεχοῦς ρεύματος καὶ πῶς μεταβάλλονται αἱ στροφαὶ εἰς κάθε τρόπον; Νὰ σχεδιασθοῦν αἱ καμπύλαι μεταβολῆς τῶν στροφῶν.
2. Ποῖοι λόγοι ἐπιβάλλουν τὴν ψῦξιν τῶν μετασχηματιστῶν καὶ πῶς γίνεται αὕτη;
3. Μία γεννήτρια συνεχοῦς ρεύματος παρουσιάζει ἀνωμαλίας εἰς

τὴν τάσιν ποὺ παράγει. Ποϊα τὰ πιθανὰ αἴτια καὶ ποία ἡ θεραπεία αὔτῶν;

4. Τί γνωρίζετε διὰ τοὺς κινητήρας Universal ;
5. Μονοφασικὸς μετασχηματιστὴς ἔχει τάσιν πρωτεύοντος 110 (210) [380] V καὶ τάσιν δευτερεύοντος 220 (42) [2.280] V. Ἐὰν ἡ ἔντασις ρεύματος τοῦ δευτερεύοντος εἴναι 10(40) [6] A, ποία θὰ είναι ἡ ἔντασις ρεύματος τοῦ πρωτεύοντος;

Ο Μ Α Σ 14η

1. Πῶς είναι κατεσκευασμένοι οἱ ἀσύγχρονοι τριφασικοὶ κινητῆρες μὲ βραχυκυκλωμένον δρομέα; Διατί κατὰ τὴν ἐκκίνησίν των ἀπορροφοῦν μεγάλην ἔντασιν ρεύματος;
2. Διατί χρησιμοποιοῦν τὸ βοηθητικὸν τύλιγμα εἰς τοὺς μονοφασικοὺς κινητῆρας βραχυκυκλωμένου δρομέως;
3. Τί γνωρίζετε διὰ τὸν τρόπον κατασκευῆς τριφασικῶν τυλιγμάτων; Δώσατε ἀπλοῦν παράδειγμα κατασκευῆς τριφασικοῦ τυλιγματος εἰς τετραπολικὸν κινητῆρα.
4. Εἰς τὴν πινακίδα ἐνὸς τριφασικοῦ κινητῆρος βραχυκυκλωμένου δρομέως γράφει 380 / 660 V. Τί σύνδεσιν θὰ πρέπει νὰ κάνετε εἰς τοὺς ἀκροδέκτας του, ὅταν πρόκειται νὰ τροφοδοτηθῇ ἀπὸ δίκτυον τάσεως 220 / 380 V;
5. Νὰ ὑπολογισθῇ τί ἴσχυος πρέπει νὰ είναι ἔνας κινητήρος, διὰ νὰ ἐργάζεται μὲ 1.450 (3.000) [900] στροφὰς ἀνὰ λεπτὸν καὶ νὰ δίδη ροπὴν στρέψεως εἰς τὸν ἄξονά του 3,36 (10) [25] kgm.

Ο Μ Α Σ 15η

1. Τί γνωρίζεται διὰ τὸν στρεφόμενον μετατροπέα (τρόπος κατασκευῆς, λειτουργία, τρόπος ἐκκινήσεως);
2. Τί γνωρίζεται διὰ τὸν συλλέκτην τῶν ἡλεκτρικῶν μηχανῶν (ύλικὸν κατασκευῆς, τρόπος κατασκευῆς, χρῆσις, ἐπισκευαὶ αὐτοῦ);

3. Μὲ τί συστήματα προστασίας εἰναι ἐφωδιασμένοι οἱ ἔκκινηται κινητήρων καὶ ποῖος ὁ σκοπὸς ἐκάστου ἐξ αὐτῶν;
4. Σχεδιάσατε τριφασικὸν ἀνορθωτὴν ύδραργύρου καὶ ἔξηγήσατε πῶς ἐργάζεται.
5. Μία γεννητρια ἐναλλασσομένου ρεύματος μὲ τὰ τυλίγματά της συνδεδεμένα κατ' ἀστέρα δίδει πολικὴν τάσιν 450 (280) [600] V καὶ παρέχει ύπο πλῆρες φορτίον ἔντασιν γραμμῆς 300 (200) [180] A μὲ συντελεστὴν ἴσχυος 0,75 (0,8) [0,7].
Ζητεῖται νὰ εύρεθοῦν: α) Ἡ τάσις εἰς τὰ ἄκρα τοῦ τυλίγματος κάθε φάσεως. β) Ἡ φασικὴ ἔντασις ύπο πλῆρες φορτίον καὶ γ) ὁ δόνομαστικὴ ἴσχυς τῆς γεννητρίας εἰς κιλοβολταμπέρ.

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ο Μ Α Σ Ιη

1. Περὶ ἀμπερομέτρων κινητοῦ πηνίου (περιγραφή, ἀρχὴ λειτουργίας, τί ρεύματα μετροῦν, πῶς εἰναι βαθμολογημένη ἡ κλίμαξ των).
2. Συχνόμετρον παλλομένων ἐλασμάτων (ἀρχὴ λειτουργίας, περιγραφή).
3. Περιγράψατε πῶς γίνεται ἡ μέτρησις χωρητικότητος πυκνωτοῦ διὰ τῆς χρήσεως γεφύρας Wheatstone (Γουίτστον) πηγῆς ἐναλλασσομένου ρεύματος καὶ ἀκουστικῶν.
4. Ἡλεκτρικὸς βραστὴρ συνδεδεμένος εἰς τάσιν 110 (220) [340] V ἀπορροφεῖ ἔντασιν ρεύματος 4 (2) [3] A. Ἐὰν ὁ βραστὴρ λειτουργήσῃ ἐπὶ πέντε ὥρας, πόσο θὰ στοιχίσῃ ἡ λειτουργία του ὅταν 1 kWh στοιχίζῃ 0,80 δρχ.
5. Εἰς ἓνα μετασχηματιστὴν μὲ σχέσιν μεταφορᾶς (λόγος σπει-

ρῶν πρωτεύοντος πρὸς σπείρας δευτερεύοντος) $\frac{n_{\pi}}{n_s} = 5$

$\left(\frac{n_{\pi}}{n_s} = 12 \right) \left[\frac{n_{\pi}}{n_s} = 1,5 \right]$ καὶ λειτουργοῦντα εἰς δίκτυον ἐναλλασσομένου ρεύματος 220 V, ἐμετρήθη εἰς τὸ δευτερεῦον αὐτοῦ ἔντασις ρεύματος 50 (10) [2] A. Ποία θὰ εἶναι ἡ ἔντασις εἰς τὸ πρωτεῦον καὶ ποία ἡ φαινομενικὴ ἰσχὺς τοῦ μετασχηματιστοῦ;

Ο Μ Α Σ 2α

- Τί γνωρίζετε διὰ τὸ 'Ηλεκτροδυναμικὸν ἀμπερόμετρον, τὸ Θερμικὸν ἀμπερόμετρον καὶ τὸν 'Αμπερόμετρον μεγίστης τιμῆς;
- Περιγράψατε πῶς γίνεται ἡ ἀνεύρεσις σφάλματος καλωδίου διὰ τῆς μεθόδου Marry (Μάρραιου).
- Περιγράψατε πῶς γίνεται ἡ μέτρησις τῆς ἰσχύος εἰς μονοφασικὸν ρεῦμα. Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία.
- Διὰ γεφύρας Wheatstone (Γουίτστον) μετὰ χορδῆς ἐμετρήθη μία ἀντίστασις R_x . Τὸ γαλβανόμετρον ἔδειξε μηδέν, ὅταν δὲ λόγος $\frac{L_2}{L_4} = 0,62$ $\left(\frac{L_2}{L_4} = 3,95 \right) \left[\frac{L_2}{L_4} = 0,97 \right]$ καὶ ἡ $R_3 = 1.000$ ($R_3 = 100$) [R₃ = 10] Ω. Ποία ἡ τιμὴ τῆς R_x ;
- Σᾶς δίδεται μιλλιαμπερόμετρον εύαισθησίας 1 (10) [2] mA καὶ ἐσωτερικῆς ἀντιστάσεως 27 (5) [10] Ω καὶ ζητεῖτε νὰ αὐξήσετε τὴν εύαισθησίαν του εἰς 100 mA. Ζητεῖται νὰ ύπολογισθοῦν: α) 'Η τιμὴ τοῦ καταλλήλου διακλαδωτῆρος (Shunt). β) 'Ο τρόπος συνδέσεως τοῦ διακλαδωτῆρος καὶ γ) δ τρόπος ἀναγνώσεως ἐπὶ τῆς κλίμακος.

Ο Μ Α Σ 3η

- Τί γνωρίζετε διὰ τοὺς μετασχηματιστὰς ἔντάσεως; Ποῦ χρησιμοποιοῦνται εἰς τὰς ἡλεκτρικὰς μετρήσεις; ('Αρχὴ λειτουργίας, συνδεσμολογία, ίδιότητες, χρῆσις).
- Πῶς γίνεται ἡ ἔμμεσος μέτρησις τοῦ συντελεστοῦ ἰσχύος διὰ τῆς

χρησιμοποιήσεως τοῦ βολτομέτρου, ἀμπερομέτρου καὶ βαττομέτρου.

3. Περιγραφὴ καὶ χρῆσις τῆς γεφύρας Γουίτστον μὲ χορδὴν.
4. Σᾶς δίδεται ἔνα ὅργανον κινητοῦ πηνίου ἐσωτερικῆς ἀντιστάσεως 3 (5) [10] Ω καὶ τάσεως μεγίστης ἀποκλίσεως 0,060 (0,100) [0,200] V. Ζητεῖται νὰ ὑπολογίσετε πόσων "Ωμ ἀντίστασιν θὰ χρησιμοποιήσετε καὶ κατὰ ποιὸν τρόπον θὰ τὴν συνδέσετε διὰ νὰ ἴμπορτῆτε νὰ μετρήσετε τάσεις ἀπὸ 0–200 (0–500) [0–1.000] V.
5. Ἀγωγὸς μήκους 4.000 (2.000) [10.000] m παρουσιάζει ἀπώλειαν εἰς ἔνα του σημεῖον. Κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς μεθόδου Marry (Μάρραιν) εἰς τὴν θέσιν ἰσορροπίας τοῦ γαλβανομέτρου ἐμετρήθη $R_3 = 80 (40)$ [70] Ω καὶ $R_4 = 120 (60)$ [230] Ω. Εἰς ποιάν ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν ἀρχὴν παρουσιάζει σφάλμα ἀπωλείας;

Ο Μ Α Σ 4η

1. Τί γνωρίζετε διὰ τοὺς μετασχηματιστὰς τάσεως; Ποῦ χρησιμοποιοῦνται εἰς τὰς ἡλεκτρικὰς μετρήσεις;
2. Σχεδιάσατε ἀπλῆν γέφυραν Wheatstone (Γουίτστον) καὶ περιγράψατε τὴν χρῆσιν τῆς.
3. Πῶς γίνεται ἡ μέτρησις τῆς πραγματικῆς ἰσχύος εἰς τριφασικὸν δίκτυον μὲ μονοφασικὸν βαττόμετρον καὶ πότε δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσωμε αὐτὸν τὸν τρόπον.
4. Τριφασικὸς κινητὴρ ἔργαζεται ὑπὸ τάσιν 380 V καὶ ἀπορροφεῖ ἔντασιν ρεύματος 10 (40) [25] A. Βαττόμετρον συνδέδεμένον εἰς τὸ κύκλωμα μᾶς δεικνύει ἰσχὺν 3.500 (14.000) [10.000] W. Ζητεῖται νὰ εύρεθῇ τὸ συνφ. τοῦ κινητῆρος καὶ νὰ σχεδιασθῇ ἡ κατάλληλος συνδεσμολογία τῶν ὀργάνων.
5. Εἰς τὴν πινακίδα ἐνὸς μετρητοῦ ἀναγράφεται ὅτι διὰ μία kWh ἀπαιτοῦνται 2.400 (3.000) [1.800] στροφαί. Συνδέομε τὸν μετρητὴν εἰς μίαν κατανάλωσιν καὶ εἰς χρόνον 20 (30) [50] sec ὁ δίσκος τοῦ μετρητοῦ ἔκτελεῖ 8 (12) [20] περιστροφάς. Ζητεῖται νὰ ὑπολογισθῇ ἡ ἰσχύς, ποὺ ἀπορροφεῖ ἡ κατανάλωσις.

Ο Μ Α Σ 5η

1. Τί γυνωρίζετε διὰ τὸ ἀνορθωτικὸν ἀμπερόμετρον καὶ τί διὰ τὸ γαλβανόμετρον;
2. Πῶς γίνεται ἡ μέτρησις τῆς πραγματικῆς ἰσχύος εἰς τριφασικὸν δίκτυον χωρὶς οὐδέτερον; (Νὰ γίνη σχέδιον συνδεσμολογίας).
3. Περὶ ὀμομέτρων τύπου Megger (μέγκερ). (Συνδεσμολογία, περιγραφή, χρῆσις).
4. Εἰς γέφυραν κατάλληλον διὰ τὴν μέτρησιν πυκνωτῶν δίδονται $C_3 = 10 (20) [2] \mu F$, $C_4 = 15 (8) [5] \mu F$ καὶ C_2 μεταβλητῆς χωρητικότητος. Ποία θὰ είναι ἡ τιμὴ τῆς χωρητικότητος C_x ἀγνώστου πυκνωτοῦ, ὅταν κατὰ τὴν στιγμὴν τοῦ μηδενισμοῦ τοῦ ἦχου εἰς τὰ ἀκουστικὰ τῆς γεφύρας ἡ χωρητικότης $C_2 = 2 (0,5) [2] \mu F$;
5. Διὰ νὰ ὑπολογίσωμε τί μῆκος ἔχει ἔνας ρόλος (κουλούρα) ἀπὸ χάλκινον σύρμα εἰδικῆς ἀντιστάσεως $\rho = 0,018 \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$, διαμέτρου $d = 0,2 (0,1) [0,5] \text{ mm}$ συνεδέσωμε εἰς τὰ ἄκρα του πηγὴν συνεχοῦς ρεύματος τάσεως 100 V καὶ ἐμετρήσαμε δι' ἐνὸς ἀμπερόμετρου ἔντασιν $I = 55 (100) [75] \text{ mA}$. Πόσον είναι τὸ μῆκος τοῦ σύρματος;

Ο Μ Α Σ 6η

1. Πῶς γίνεται ἡ μέτρησις τῆς ἀντιστάσεως γειώσεως ἡλεκτροδίου βυθισμένου ἐντὸς τοῦ ἑδάφους; (Νὰ γίνη σχέδιον συνδεσμολογίας καὶ νὰ ἔξηγηθῇ ἐπὶ πλέον διατί ἡ μέτρησις ἀπαιτεῖ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα).
2. Ποιαὶ ἴσχεις συναντῶνται εἰς τὸ ἐναλλασσόμενον ρεῦμα; Εἰς τί μονάδας μετροῦνται; Νὰ γίνη συνδεσμολογία μετρητοῦ ἀέρη γου μονοφασικῆς ἰσχύος μὲ ἔνα κοινὸν βαττόμετρον.
3. Διὰ νὰ μετρήσωμε τὴν τάσιν ἐνὸς συσσωρευτοῦ χρησιμοποιοῦμε τὸ βολτόμετρον ταχείας ἐκφορτίσεως. Περιγράψατε τὸ ὅργανον αὐτὸν καὶ τὸν τρόπον χρησιμοποιήσεώς του.

4. Σᾶς δίδονται δύο βολτόμετρα τὸ ἔνα εύαισθησίας $1.000 \Omega/V$ καὶ τὸ ἄλλο $2.000 \Omega/V$. Καὶ τὰ δύο εἰναι μεγίστης ἐνδείξεως 250 (160) [500] V.
 Ζητεῖται: α) Ποία είναι ἡ ἐσωτερικὴ ἀντίστασις αὐτῶν. β) Ποία ἡ μεγίστη ἐντασις ρεύματος, ποὺ θὰ διαρρέη τὴν ἀντίστασιν τοῦ δργάνου καὶ γ) ποιὸν θὰ προτιμήσετε διὰ μέτρησιν μεγαλυτέρας ἀκριβείας καὶ διατί;
5. Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ ἄγνωστος αὔτεπαγωγὴ πηνίου ἀμελητέας ὡμικῆς ἀντιστάσεως, τὸ δποῖον, ὅταν τοποθετηθῇ εἰς δίκτυον ἐναλλασσομένης τάσεως 220 V καὶ συχνότητος 50 (60) [400] Hz, διαρρέεται ὑπὸ ἐντάσεως ρεύματος $I = 2 (5) [1] A$.

Ο Μ Α Σ 7η

- Πῶς δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμε τὴν ἐσωτερικὴν ἀντίστασιν ἐνὸς δργάνου μετρήσεως τάσεως; Ἀναφέρατε παράδειγμα.
- Ἀναφέρατε τὰς διαδοχικὰς ἔργασίας, ποὺ θὰ κάνετε, προκειμένου νὰ μετρήσετε μίαν ἀντίστασιν μὲ πολύμετρον, χρησιμοποιούμενον ὡς ὡμόμετρον. Τί πρέπει νὰ προσέξετε πρὸ τῆς μετρήσεως, κατὰ τὴν μέτρησιν καὶ μετὰ τὴν μέτρησιν;
- Τί γνωρίζετε διὰ τὴν διπλῆν γέφυραν Thomson (Τόμσον); (Περιγραφή, συνδεσμολογία, μέτρησις ἀντιστάσεως). Πότε χρησιμοποιοῦμε τὴν μέθοδον αὐτήν;
- Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ ἄγνωστος χωρητικότης πυκνωτοῦ, δ δποῖος, ὅταν τοποθετηθῇ εἰς δίκτυον ἐναλλασσομένης τάσεως 220 V καὶ συχνότητος 50 (60) [400] Hz, διαρρέεται ὑπὸ ἐντάσεως $I = 0,1 (100) [1] A$.
- Διαθέτομε ἔνα μιλλιαμπερόμετρον εύαισθησίας 100 (200) [1] A καὶ ἐσωτερικῆς ἀντιστάσεως 30 (40) [10] Ω . Δυνάμεθα νὰ τὸ χρησιμοποιήσωμε διὰ μέτρησιν τάσεως; Καὶ ἐὰν ναί, μέχρι πόσα βόλτα;


Ο Μ Α Σ 8η

- Ποιας τὰ ἔξωτερικά αἴτια σφαλμάτων κατὰ τὰς μετρήσεις καὶ πῶς ἀποφεύγονται;
- Πῶς γίνεται ἡ μέτρησις ἰσχύος εἰς τριφασικὸν δίκτυον μὲ οὐδέτερον; (Νὰ γίνη σχέδιον συνδεσμολογίας).
- Πῶς γίνεται ἡ μέτρησις ἀντιστάσεων διὰ τῆς χρησιμοποιήσεως βιολτομέτρου καὶ ἀμπερομέτρου; (Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία καὶ νὰ ἀναφερθῇ παράδειγμα).
- Διαθέτομε μιλλιαμπερόμετρον εύαισθησίας 200 (100) [500] mA καὶ ἔσωτερικῆς ἀντιστάσεως 2 (100) [20] Ω καὶ θέλομε νὰ τὸ χρησιμοποιήσωμε ὡς βιολτόμετρον διὰ τὴν μέτρησιν τάσεων 0÷20 (0÷200) [0÷100] V. Νὰ ύπολογισθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν ἀντιστάσεων, ποὺ θὰ χρησιμοποιήσωμε καὶ νὰ γίνη σχέδιον τῆς συνδεσμολογίας τῶν ἀντιστάσεων.
- Μετρητὴς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας μὲ στροφὰς 1.000 (2.400) [1.800] ἀνὰ kWh είναι τοποθετημένος εἰς δίκτυον 220 V, ποὺ τροφοδοτεῖ 5 λαμπτῆρας ἰσχύος ἑκάστης 100 (150) [60] W. "Οταν τὸ δίκτυον λειτουργῇ ἐπὶ 10 (8) [12] ὥρας, πόσας στροφὰς θὰ πραγματοποιήσῃ δείκτης τοῦ μετρητοῦ;

Ο Μ Α Σ 9η


- Πῶς γίνεται ἡ μέτρησις τοῦ συντελεστοῦ ἰσχύος εἰς τριφασικὸν δίκτυον μὲ ἀμπερόμετρον βιολτόμετρον καὶ βαττόμετρον; Ἀναφέρατε παράδειγμα.
- Διατί καὶ πότε χρησιμοποιοῦμε τὰ σούντ (Shunt) εἰς τὰ ἀμπερόρόμετρα; Πῶς συνδέονται; Δώσατε ἀριθμητικὸν παράδειγμα.
- Πῶς γίνεται δὲ παραλληλισμὸς δύο γεννητριῶν μὲ τὴν βοήθειαν λυχνιῶν χρονισμοῦ;
- Εἰς τὸν μετρητὴν ἐνεργείας τῆς οἰκίας σας ἡ τελευταία ἔνδειξις είναι 3.895 kWh καὶ ἡ προηγουμένη 3.225 kWh. Πόσον θὰ πληρώσετε εἰς τὴν ΔΕΗ, ἐὰν ἡ kWh στοιχίζῃ 0,75 δραχμάς;

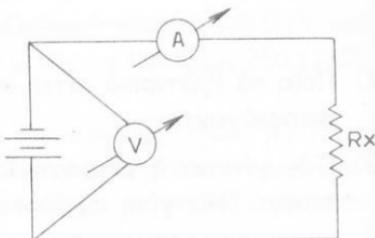5. Εἰς τὴν συνδεσμολογίαν τοῦ ἀκολούθου σχήματος τὸ βολτόμετρον μᾶς δεικνύει 183 (210) [12] V, τὸ δὲ ἀμπερόμετρον, ποὺ ἔχει ἐσωτερικὴν ἀντίστασιν 1 (2) [0,5] Ω, δεικνύει εντασιν ρεύματος 3 (5) [4] A. Ζητεῖται νὰ εὑρεθῇ ἡ τιμὴ τῆς R_x .



Ο Μ Α Σ 10η

- Tί γνωρίζετε διὰ τὰ συγχρονοσκόπια; (Νὰ γίνῃ σχέδιον συνδεσμολογίας).
- Tί εἶναι ἀπόλυτον σφάλμα μιᾶς ἡλεκτρικῆς μετρήσεως καὶ τί σχετικὸν σφάλμα καὶ διὰ ποίων σχέσεων ἐκφράζονται αὐτὰ εἰς τὰς μετρήσεις; Ἀναφέρατε παράδειγμα μὲ σχετικὸν σφάλμα 2%.
- Πόσων εἰδῶν βαθμολογημένας κλίμακας συναντῶνται εἰς τὰ ὅργανα μετρήσεως μετὰ δείκτου καὶ ποία εἶναι ἡ συνηθεστέρα κλίμαξ τῶν βιομηχανικῶν ὅργάνων.
- Εἰς τὴν συνδεσμολογίαν τοῦ ἀκολούθου σχήματος τὸ ἀμπερόμετρον μᾶς δεικνύει 3,1 (4,2) [2,7] A, τὸ δὲ βολτόμετρον ἐσωτερικῆς ἀντίστασεως 1.800 (2.000) [120] Ω δεικνύει τάσιν 180 (200) [24] V. Ζητεῖται νὰ εὑρεθῇ ἡ τιμὴ τῆς R_x .
- Εἰς τὴν πινακίδα ἐνὸς μετρητοῦ ἀναγράφεται ὅτι διὰ μίαν kWh ἀπαιτοῦνται 2.400 στροφαί. Ὁ μετρητὴς εἶναι συνδεδεμένος εἰς μίαν κατανάλωσιν καὶ εἰς χρόνον 30 λεπτῶν ἐκτελεῖ 20 στροφάς. Ποία ἡ καταναλωθεῖσα ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια;

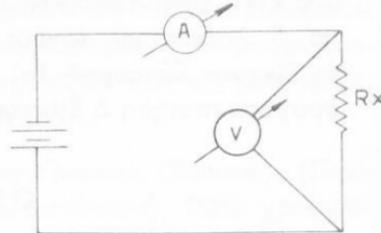

Ο Μ Α Σ 11η

- Mὲ ποίους τρόπους δυνάμεθα νὰ μετρήσωμε τὸν συντελεστὴν ἰσχύος (συνφ);
- Συνδεσμολογία ἐνὸς δείκτου συντελεστοῦ ἰσχύος.

2. Περιγραφὴ λειτουργίας ἀμπερομέτρου μὲ κινητὸν πυρῆνα. Ποῦ χρησιμοποιοῦνται τὰ ἀμπερόμετρα αὐτά;
3. α) Τί εἰναι τὸ βαττόμετρον, ἀπὸ πόσα καὶ ποῖα κύρια τυλίγματα ἀποτελεῖται;
β) Συνδεσμολογία βαττομέτρου διὰ τὴν μέτρησιν μονοφασικῆς ἴσχύος.
4. α) Περιγράψατε τὴν μέθοδον μετρήσεως ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας καταναλώσεως συνεχοῦς ρεύματος μὲ τὴν βοήθειαν ἐνὸς ἀμπερομέτρου, ἐνὸς βολτομέτρου καὶ ἐνὸς χρονομέτρου. Νὰ γίνη καὶ ἡ συνδεσμολογία.
β) Κατανάλωσις λειτουργεῖ ὑπὸ τάσιν 110 V καὶ ἀπορροφεῖ ἔντασιν 3 A. Ἐὰν λειτουργήσῃ δύο ὥρας, ποία θὰ εἴναι ἡ ἡλεκτρικὴ ἐνέργεια ποὺ θὰ καταναλωθῇ.
5. Μὲ ποίους τρόπους δυνάμεθα νὰ μετρήσωμεν μίαν ἀντίστασιν μὲ ἕνα βολτόμετρον καὶ ἕνα ἀμπερόμετρον; Ποῖαι αἱ διαφοραὶ τῶν μεθόδων μετρήσεως;

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ

1. α) Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία ἐνὸς πολυφώτου 5 λαμπτήρων εἰς τρόπον, ὥστε νὰ ἀνάβουν ἡ δύο ἡ τρεῖς ἡ πέντε λαμπτήρες ἢ νὰ σβήνουν ὅλοι διὰ διακόπτου κομμιτατέρ.
- β) Δώσατε τὸν ἡλεκτρολογικὸν συμβολισμόν: α) Ἀπλοῦ διακόπτου. β) Ρευματοδότου γειωμένου, καὶ γ) μονοφασικοῦ μετασχηματιστοῦ τάσεως.
2. α) Νὰ σχεδιασθῇ ἡ ἐσωτερικὴ συνδεσμολογία ἡλεκτρικῆς κουζίνας, ἡ ὅποια ἔχει:
α) Δύο ἔστιας (μάτια). β) Μίαν ἐσχάρα (γκρίλ) καὶ γ) φοῦρνον καὶ θερμοθάλαμον.

- β) Δώσατε τὸν ἡλεκτρολογικὸν συμβολισμόν: α) Μετασχηματιστοῦ ἐντάσεως ἀπλοῦ πυρῆνος. β) Ξηροῦ ἀνορθωτοῦ. γ) Ἀντηρίδος. καὶ δ) κεραίας.
3. Εἰς τετραπολικὴν μηχανὴν συνεχοῦς ρεύματος δίδονται:
- α) Ἀριθμὸς ὀδοντώσεων (αὐλάκων) ὀδοντ. τυμπάνου $\alpha = 12$.
 - β) Στοιχεῖα ἀνὰ ὀδόντωσιν $\sigma = 2$.
 - γ) Ἀριθμὸς στοιχείων τυλίγματος $\Sigma = 24$.
 - δ) Συντελεστὴς $\beta = 4$.
- Ζητοῦνται: α) Νὰ ὑπολογισθοῦν τὰ ἀναγκαιοῦντα στοιχεῖα καὶ νὰ συνταχθῇ πίναξ ἐμφαίνων τὴν σειρὰν περιελίξεως διὰ τὴν κατασκευὴν βροχοτυλίγματος. β) Νὰ σχεδιασθῇ ἡ κυλινδρικὴ μορφὴ τοῦ βροχοτυλίγματος.
4. α) Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία τριφασικοῦ κινητῆρος μετὰ διακόπτου ἀστέρος - τριγώνου.
- β) Δώσατε τὸν ἡλεκτρολογικὸν συμβολισμόν: α) Ἐπιστροφικοῦ διακόπτου (ἀλλὲ - ρετούρ). β) Ἀσφαλείας (ὑπερεντάσεως - τάσεως) καὶ γ) ἐπιτόνου.
5. α) Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία κινητῆρος Σ.Ρ. παραλλήλου διεγέρσεως, εἰς τὴν ὅποιαν νὰ ἐμφαίνωνται ὅλα τὰ ὅργανα προστασίας καὶ ρυθμίσεως αὐτοῦ.
- β) Δώσατε τὸν ἡλεκτρολογικὸν συμβολισμόν: α) Ἀλεξικεραύνου. β) Ἡλεκτρικῆς σειρῆνος καὶ γ) πίνακος διανομῆς φωτισμοῦ.
6. α) Νὰ σχεδιασθῇ τὸ ἀνάπτυγμα βροχοτυλίγματος τετραπολικῆς μηχανῆς μὲ τὰ κάτωθι δεδομένα:
 Ἀριθμὸς στοιχείων τυλίγματος $\Sigma = 28$.
 Βῆμα ὀπισθίας συνδέσεως (πρῶτον μερικὸν βῆμα) $\Psi_1 = 7$.
 Βῆμα μετωπικῆς συνδέσεως (δεύτερον μερικὸν βῆμα) $\Psi_2 = 5$.
 β) Νὰ καθορισθῇ ἡ θέσις τῶν ψηκτρῶν καὶ νὰ τοποθετηθοῦν εἰς τὸ σχέδιον τοῦ ἀνωτέρω ἀναπτύγματος.
7. α) Νὰ σχεδιασθῇ σύστημα ἀνορθώσεως μονοφασικοῦ ἐναλλασσομένου ρεύματος διὰ γεφύρας ξηρῶν ἀνορθωτῶν καθώς ἐπίσης καὶ τὸ ρεῦμα, τὸ ὅποιον θὰ προκύψῃ μετὰ τὴν ἀνόρθωσιν.

- β) Δώσατε τὸν ἡλεκτρολογικὸν συμβολισμόν: α) Χρονοδιακόπτου. β) Πίνακος διανομῆς κινήσεως καὶ γ) ἡλεκτρικοῦ κώδωνος.
8. Εἰς τετραπολικὴν μηχανὴν συνεχοῦς ρεύματος δίδονται:
- α) Τομεῖς συλλέκτου $\alpha = 13$.
- β) Ἀριθμὸς στοιχείων ἀνὰ ὀδόντωσιν $\sigma = 2$.
- γ) Ἀριθμὸς στοιχείων τοῦ τυλίγματος $\Sigma = 26$.
 Ζητοῦνται: α) Νὰ ὑπολογισθοῦν τὰ ἀναγκαιοῦντα στοιχεῖα καὶ νὰ συνταχθῇ πίναξ ἐμφαίνων τὴν σειρὰν περιελίξεως διὰ τὴν κατασκευὴν κυματοτυλίγματος. β) Νὰ σχεδιασθῇ κυλινδρικὴ μορφὴ τοῦ κυματοτυλίγματος.
9. α) Νὰ σχεδιασθῇ τριφασικὸς ξηρὸς ἀνορθωτὴς τροφοδοτούμενος ὑπὸ δικτύου διὰ μέσου μετασχηματιστοῦ ζεύξεως ἀστέρος - ἀστέρος.
 β) Δώσατε τὸν ἡλεκτρολογικὸν συμβολισμόν: α) Ἐξαεριστῆρος.
 β) Ἀνεμιστῆρος καὶ γ) ὑδροηλεκτρικοῦ ἐργοστασίου παραγωγῆς.
10. α) Νὰ σχεδιασθῇ τὸ τύλιγμα τοῦ στάτου τριφασικοῦ κινητῆρος, ὅταν δίδωνται: α) Ἀριθμὸς ὀδοντώσεων στάτου $\alpha = 24$. β) Ὁ κινητήρης λειτουργῆ μὲ $\eta = 1.500$ στρ / λεπτόν.
 β) Δώσατε τὸν ἡλεκτρολογικὸν συμβολισμόν: α) Ὑπογείου ὑποσταθμοῦ μεταφορᾶς. β) Λυχνίας φθορισμοῦ καὶ γ) κινητῆρος συνεχοῦς ρεύματος διεγέρσεως σειρᾶς.
11. α) Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία ἡλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως κλιμακοστασίου πολυκατοικίας τριῶν ὄρόφων μετὰ χρονοδιακόπτου.
 β) Δώσατε τὸν ἡλεκτρολογικὸν συμβολισμόν: α) Διακόπτου ἐπιλεκτικοῦ (κομμυτατέρ). β) Φωτιστικῶν σωμάτων κινδύνου.
12. Νὰ σχεδιασθῇ κυκλωματικὸν διάγραμμα θυροτηλεφωνικῆς ἐγκαταστάσεως ἐνὸς θυροτηλεφώνου μετὰ θυρομεγαφώνου καὶ τῆς ἡλεκτρικῆς κλειδαριᾶς τῆς ἔξωθύρας
13. Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία ἀριθμοπίνακος τριῶν γραμμῶν.
14. α) Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία πίνακος φωτισμοῦ πέντε γραμμῶν.

- β) Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία ἀπλοῦ κώδωνος τροφοδοτουμένου ὑπὸ μονοφασικοῦ μετασχηματιστοῦ (220/6 V).
15. Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία ἐνὸς φωτιστικοῦ σημείου, τὸ ὅποιον θὰ δύναται νὰ ἔλεγχεται ἐκ 5 θέσεων ἄνευ χρονοδιακόπτου. Ἡ σχεδίασις θὰ περιλαμβάνῃ: τὸ φωτιστικὸν σημεῖον, 5 διακόπτας μοχλοῦ (ἐπάνω - κάτω), τὸν γενικὸν διακόπτην, ἕνα τμῆμα τοῦ ἀγωγοῦ παροχῆς καὶ τοὺς ἀγωγοὺς συνδεσμολογίας.
16. α) Νὰ σχεδιασθῇ τὸ κανονικὸν διάγραμμα τῆς ἐσωτερικῆς συνδεσμολογίας ἐνὸς θερμοσίφωνος.
 β) Δώσατε τὸν ἡλεκτρολογικὸν συμβολισμόν: α) Ἀνορθωτοῦ ὑδραργύρου. β) Ἡλεκτρικῆς συσκευῆς θερμάνσεως.
17. α) Νὰ σχεδιασθῇ τὸ σύστημα φορτίσεως τοῦ συσσωρευτοῦ αὐτοκινήτου (συσσωρευτής, γεννήτρια, αὐτόματος διακόπτης).
 β) Δώσατε τὸν ἡλεκτρολογικὸν συμβολισμόν: α) Ὑπογείου ἀγωγοῦ. β) Διακόπτου ἰσχύος (ἐλαίου).
18. α) Νὰ σχεδιασθῇ τὸ κανονικὸν καὶ τὸ μονογραμμικὸν διάγραμμα τῆς συνδεσμολογίας πίνακος διανομῆς φωτισμοῦ μιᾶς μονοκατοικίας μὲ τὰ κάτωθι δεδομένα: α) Συνολικὴ κατανάλωσις φωτισμοῦ 3 kW. β) Ἡ κατανάλωσις κατανέμεται εἰς τρεῖς κλάδους καταναλωτοῦ 1.500 W, 1000 W καὶ 500 W.
 β) Νὰ ὑπολογισθοῦν αἱ ἀσφάλειαι (γενικὴ καὶ μερικαί), ποὺ ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν ἀσφάλισιν τῶν ἀνωτέρω γραμμῶν διανομῆς.
19. α) Νὰ σχεδιασθῇ ἡ ἐξωτερικὴ συνδεσμολογία ἡλεκτρικῆς κουζίνας συνολικῆς ἰσχύος 7 kW καὶ τοῦ πίνακος χειρισμοῦ αὐτῆς.
 β) Νὰ καθορισθῇ καὶ ἡ τιμὴ τῆς ἡλεκτρικῆς ἀσφαλείας, μὲ τὴν ὅποιαν θὰ ἀσφαλισθῇ ἡ κουζίνα.
20. Νὰ συνταχθῇ πίναξ ἐμφαίνων τὴν σειρὰν περιελίξεως (τοῦ τυλίγματος) καὶ νὰ σχεδιασθῇ ἡ κυλινδρικὴ μορφὴ τοῦ τυλίγματος τριφασικοῦ ἐναλλακτήρος μὲ τὰ κάτωθι δεδομένα:
 α) Ὁδοντώσεις ἀνὰ πολικὸν βῆμα = 3.
 β) Ἀγωγοὶ ἀνὰ δόδοντωσιν = 1.
 γ) Πολικὸν βῆμα = 3.
 δ) Ἀριθμὸς μαγνητικῶν πόλων = 4.

21. Νὰ συνταχθῇ πίναξ ἐμφαίνων τὴν σειρὰν περιελίξεως (τοῦ τυλίγματος) καὶ νὰ σχεδιασθῇ τὸ ἀνάπτυγμα τοῦ τυλίγματος, ὅταν δίδωνται τὰ κάτωθι στοιχεῖα τριφασικοῦ ἐναλλακτῆρος:
- α) Ἀριθμὸς μαγνητικῶν πόλων = 4.
 - β) Ὁδόντες ἀνὰ πολικὸν βῆμα = 3.
 - γ) Πολικὸν βῆμα = 3.
 - δ) Ἀγωγοὶ ἀνὰ ὁδόντωσιν = 1.
22. α) Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία κινητῆρος συνεχοῦς ρεύματος συνθέτου διεγέρσεως, εἰς τὴν ὅποιαν νὰ ἐμφαίνωνται καὶ τὰ ὅργανα προστασίας καὶ ρυθμίσεως τοῦ κινητῆρος.
- β) Δώσατε τὸν ἡλεκτρολογικὸν συμβολισμόν: α) Διασταυρώσεως τριῶν ἀγωγῶν ἀνευ συνδέσεως. β) Διακόπτου ἐπαφῆς (κομβίου) καὶ γ) παροχῆς εἰς οἰκίαν.
23. Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία δύο ἐναλλακτήρων λειτουργούντων παραλλήλως καὶ νὰ ἐμφαίνωνται τὰ ὅργανα προστασίας καὶ ρυθμίσεως αὐτῶν ὡς καὶ διάταξις συγχρονισμοῦ διὰ λυχνιῶν.
24. Νὰ σχεδιασθῇ τὸ ἀνάπτυγμα τοῦ τυλίγματος ἐνὸς μονοφασικοῦ κινητῆρος μὲ ἀριθμὸν ὁδοντώσεων ἐπαγωγικοῦ τυμπάνου $\alpha = 24$, μὲ βοηθητικὸν τύλιγμα, μὲ πυκνωτὴν ἐκκινήσεως καὶ φυγοκεντρικὸν διακόπτην.
25. Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία τριφασικοῦ δακτυλιοφόρου κινητῆρος μὲ ἀντιστάσεις ἐκκινήσεως.
26. Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία αὐτομάτου διακόπτου μεγίστου καὶ ἐλαχίστου τριῶν θερμικῶν στοιχείων.
27. α) Νὰ σχεδιασθῇ τὸ σύστημα ἀναφλέξεως τετρακυλίνδρου βενζινομηχανῆς.
- β) Δώσατε τὸν ἡλεκτρολογικὸν συμβολισμόν: α) Ἡλεκτρονόμου (ρελαῖ) ἐλαχίστης τάσεως μὲ ἀποζεύκτην. β) Τριφασικοῦ αὐτομετασχηματιστοῦ.
28. Νὰ σχεδιασθῇ ἡ συνδεσμολογία ἐσωτερικῆς ἐγκαταστάσεως φωτισμοῦ καὶ κινήσεως βιοτεχνικοῦ ἔργαστηρίου.

ΣΧΟΛΑΙ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Ο Μ Α Σ 1η

1. Πότε ή κίνησις είναι μεταβαλλομένη; Τί όνομάζομε ἐπιτάχυνσιν; Ποία κίνησις όνομάζεται όμαλως μεταβαλλομένη; Ποία σχέσις συνδέει τὸ διάστημα, τὴν ἐπιτάχυνσιν καὶ τὸν χρόνον εἰς όμαλῶς μεταβαλλομένην κίνησιν;
2. "Ενα σῶμα ἐκσφενδονίζεται (εἰς τὸ κενὸν) κατακορύφως πρὸς τὰ ἄνω μὲ ἀρχικὴν ταχύτητα 100 m/sec. Εἰς ποῖον ὕψος θὰ φθάσῃ καὶ μετὰ πόσον χρόνον θὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὸ ἔδαφος;
3. "Ενας σμυριδοτροχὸς ἀκτίνος 25 cm ἔχει περιφερειακὴν ταχύτητα 8 (9,5) [10,47] m/sec. Ζητοῦνται αἱ στροφαί, ποὺ ἐκτελεῖ ἀνὰ πρῶτον λεπτόν.
4. "Ενας ἐλκυστήρ καταπονεῖται εἰς ἐφελκυσμὸν ἀπὸ ἕνα φορτίον 4 (5) [6] τόννων. 'Ο ἐλκυστήρ είναι ἀπὸ χάλυβα μὲ τάσιν θραύσεως 42 (48) [52] kg/mm². 'Εὰν θέλωμε νὰ ἔχωμε συντελεστὴν ἀσφαλείας 6, ζητεῖται: α) 'Η διάμετρος τοῦ ἐλκυστῆρος καὶ β) τὸ φορτίον θραύσεως.
5. Τί είναι σφῆνες; 'Αναφέρατε τὰ εἶδη των (μὲ σχέδιον) ώς καὶ τὴν χρησιμότητα κάθε εἶδους.

Ο Μ Α Σ 2α

1. Τί όνομάζομε όμαλὴν κυκλικὴν κίνησιν; Τί περίοδον καὶ τί συχνότητα καὶ μὲ ποίας μονάδας μετροῦνται;
Τί όνομάζομε περιφερειακὴν ταχύτητα καὶ τί γωνιακὴν ταχύτη-

- τα καὶ εἰς τί μετροῦνται; Ποῖα σχέσις συνδέει τὴν περιφερειακήν καὶ τὴν γωνιακήν ταχύτητα;
2. "Ἐνας σιδηροδρομικὸς συρμὸς ἔκκινε ἀπὸ ἕνα σταθμὸν ἐκ τῆς ἡρεμίας μὲ ἐπιτάχυνσιν σταθερὰν $0,1 (0,2) [0,3] \text{m/sec}^2$. Ζητεῖται νὰ εύρεθῇ μετὰ πόσον χρόνον θὰ ἔχῃ ἀναπτύξει ταχύτητα $36 (54) [72] \text{ km/h}$.
 3. "Ἐνας ἐργάτης ἀνυψώνει ἕνα βάρος μὲ τὴν βοήθειαν βαρούλκου, εἰς τὸ στρόφαλον τοῦ ὅποιου ἐφαρμόζει κινητήριον δύναμιν $12 (15) [20] \text{ kg}$. Ἀν τὸ μῆκος τοῦ στροφάλου είναι $50 (40) [30] \text{ cm}$ καὶ χρειάζεται 350 στροφὰς διὰ γὰ ἀνυψώσῃ τὸ βάρος, ποῖον είναι τὸ καταναλισκόμενον ἔργον ἀπὸ τὸν ἐργάτην διὰ τὴν ἀνύψωσιν τοῦ βάρους;
 4. "Ἐνα ἔδρανον στερεώνεται ἐπάνω εἰς μίαν δροφὴν μὲ τὴν βοήθειαν 4 κοχλιῶν διαμέτρου $8 (10) [12] \text{ mm}$. Ποῖον είναι τὸ μέγιστον βάρος, τὸ ὅποιον δυνάμεθα νὰ ἀναρτήσωμε, ἢν ἡ ἐπιτρεπτομένη τάσις είναι $6 (5) [8] \text{ kg/mm}^2$;
 5. Τί είναι μοντούλ ὁδοντωτῶν τροχῶν; Δείξατε εἰς ἕνα σκαρίφημα ἐπιπέδων ὁδοντωτῶν τροχῶν τὰ στοιχεῖα δόδοντῶσεως (ἀρχικὴ περιφέρεια, περιφέρεια κορυφῶν, περιφέρεια ποδός, τὸ βῆμα, τὸ πάχος καὶ μῆκος τοῦ ὁδόντος).

Ο Μ Α Σ 3η

1. Τί ὀνομάζομε τριβήν; Ἀναφέρατε περιπτώσεις, κατὰ τὰς ὅποιας αἱ τριβαὶ είναι ωφέλιμοι ἢ ἐπιβλαβεῖς.
Πόσα εἶδη τριβῶν διακρίνομε καὶ ἀπὸ ποῦ ἔξαρτᾶται τὸ μέγεθός των;
2. Τροχαλία ἔχει διάμετρον $300 (350) [400] \text{ mm}$ καὶ στρέφεται μὲ 360 στρ./min. Ζητοῦνται ἡ περιφερειακὴ ταχύτης (τῆς στεφάνης), ἡ γωνιακὴ ταχύτης, ἡ συχνότης καὶ ἡ περίοδος τῆς κυκλικῆς της κινήσεως.
3. "Ἐνα σῶμα βάρους $200 (300) [400] \text{ kg}$ ἀνυψώνεται εἰς ὕψος $70 (60) [50] \text{ m}$. Ἐὰν ἡ ἀνύψωσις ἐκτελῆται εἰς $30 (40) [50] \text{ sec}$, ποίας είναι ἡ ἀπαιτουμένη ἴσχυς εἰς HP διὰ τὴν ἀνύψωσιν τοῦ βάρους;

4. Μία δεξαμενή ύδατος συνολικοῦ βάρους 24 (30) [40] τόννων στηρίζεται έπάνω εἰς τέσσαρας σιδηροῦς πασάλους. Νὰ εύρεθῇ ἡ διατομὴ τοῦ κάθε πασάλου, ἀν ἡ ἐπιτρεπομένη τάσις τῶν πασάλων εἶναι 400 (500) [600] kg/cm².
5. α) "Ενας ἄνθρωπος βλέπει τὴν ἀστραπὴν καὶ μετὰ ἀπὸ 15 sec ἀκούει τὸν κρότο τοῦ κεραυνοῦ. Εἰς ποίαν ἀπόστασιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἔπεσεν ὁ κεραυνός; (Ταχύτης ᾧχου εἰς τὸν ἀέρα 340 m / ἀνὰ δευτερόλεπτον).
- β) "Ενα κινητὸν κινεῖται τὴν α' ὥραν μὲ ταχύτητα 50 km / ὥραν, τὴν β' ὥραν μὲ ταχύτητα 68 km / ὥραν καὶ τὴν γ' ὥραν μὲ ταχύτητα 86 km / ὥραν. Ὁνομάσατε τὸ εἶδος τῆς κινήσεώς του καὶ εὕρατε τὸ βάρος τοῦ κινητοῦ, ἀν ἡ δύναμις, ἡ ὅποια τὸ κινεῖ, εἶναι 2 τόνοι.

Ο Μ Α Σ 4η

1. Πόσα εῖδη μοχλῶν γνωρίζετε; Ἀναφέρατε παραδείγματα ἀπὸ κάθε εἶδος. Ποῖος τύπος δίδει τὴν δύναμιν ἀπὸ τὴν ἀντίστασιν καὶ τοὺς μοχλοβραχίονας;
2. Οἱ τροχοὶ μιᾶς ἀτμομηχανῆς ἔχουν διάμετρον 2 m καὶ ἐκτελοῦν 126 (150) [175] στροφὰς ἀνὰ λεπτόν. Ζητεῖται ἡ ταχύτης τῆς ἀτμομηχανῆς εἰς km / h.
3. Ἀπὸ ἓνα λεπτὸν καλώδιον μήκους 1 (1,5) [2] m ἔξαρτᾶται ἀνοικτὸν κυλινδρικὸν δοχεῖον, περιέχον ὕδωρ βάρους 2 (3) [3,5] kg καὶ τὸ περιστρέφομεν εἰς κατακόρυφον ἐπίπεδον. Πόσας στροφὰς τουλάχιστον πρέπει νὰ ἐκτελοῦμε διὰ νὰ μὴ χύνεται τὸ ὕδωρ;
4. Μὲ μίαν πρέσσαν πρόκειται νὰ κόψωμε κυκλικὰ τεμάχια (ροδέλες) ἀπὸ λαμαρίναν πάχους 2 mm. Ἡ διάμετρος κάθε ροδέλας θὰ εἶναι 50 (40) [30] mm. Ζητεῖται νὰ εύρεθῇ ἡ δύναμις πού χρειάζεται, διὰ νὰ κοπῆ κάθε ροδέλα, ὅταν ἡ τάσις θραύσεως τῆς λαμαρίνας εἶναι 34 (37) [42] kg / mm².
5. Ποια τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀγγλικοῦ σπειρώματος; (Μετὰ σχεδίου).

Ο Μ Α Σ 5η

- Περιγράψατε τὴν πλαγίαν τροχαλίαν, τὴν ἐλευθέραν τροχαλίαν καὶ τὸ πολύσπαστον. Ποία ἡ σχέσις μεταξὺ δυνάμεως καὶ ἀντίστασεως;
- Ποία θὰ είναι ἡ ἐπιβράχυνσις χαλυβδίνου στύλου μήκους 1 (2) [3] m καὶ διαμέτρου 0,5 m, φορτιζομένου ὑπὸ φορτίου 100 (200) [300] τόννων; Μέτρον ἔλαστικότητος $E = 2.000.000 \text{ kg/cm}^2$.
- Τὸ ἐμβολὸν μιᾶς μηχανῆς ἐσωτερικῆς καύσεως ἔχει διαδρομὴν 15 (20) [25] cm. Ἡ μηχανὴ ἔκτελεῖ 5.000 (4.000) [3.000] στρ. /min. Ζητεῖται ἡ μέση ταχύτης τοῦ ἐμβόλου.
- Μία ἀντλία ἀνυψώνει 10 τόννους ὕδατος εἰς ὕψος 12 μέτρων ἐντὸς μισοῦ λεπτοῦ. Ποία ἡ ίσχὺς τοῦ κινητῆρος τῆς ἀντλίας εἰς ἵππους καὶ κιλοβάττ.; (Βαθμὸς ἀποδόσεως 0,80).
- Ἀσφάλισις κοχλιοσυνδέσεων. (Μετὰ σχεδίου). Ποία ἡ διαφορὰ κοχλίου ἀπλοῦ βήματος ἢ μιᾶς ἀρχῆς ἀπὸ κοχλία πολλῶν ἀρχῶν εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ εἰς τὸ βῆμα τοῦ κοχλίου;

Ο Μ Α Σ 6η

- Τί ὀνομάζομε τάσιν ἐφελκυσμοῦ καὶ τί τάσιν θραύσεως; Εἰς ποίαν μονάδας μετρεῖται ἡ τάσις;
- Εἰς μίαν ἥλωσιν ἀπλῆς τομῆς καὶ ἀπλῆς σειρᾶς τὰ συνδεόμενα ἐλάσματα ἐνώνονται μὲ τρεῖς ἥλους ποὺ μεταφέρουν συνολικῶς 2 (1,5) [2,5] τόννους. Νὰ εύρεθῇ ἡ ἀπαίτουμένη διάμετρος τῶν χρησιμοποιουμένων ἥλων, ἂν τὸ ύλικὸν τῶν ἥλων ἔχῃ τάσιν θραύσεως 48 (37) [42] kg/mm^2 καὶ θέλομε νὰ ἔχωμε συντελεστὴν ἀσφαλείας 6 (5) [8].
- Ἐνας σιδηρόδρομος κινεῖται μὲ σταθερὰν ταχύτητα 40 (50) [60] km /h. Εἰς ἓνα σημεῖον τῆς διαδρομῆς συναντᾶ κατωφέρειαν καὶ ἡ ταχύτης του μεταβάλλεται εἰς ἐπιταχυνομένην μὲ ἐπιτάχυνσιν 0,2 (0,1) [0,05] m /sec². Ζητεῖται νὰ εύρεθῇ ἡ ταχύτης, τὴν ὁποίαν θὰ ἔχῃ ὁ σιδηρόδρομος εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου λεπτοῦ,

ἀπό τῆς στιγμῆς καθ' ἥν ἡ ταχύτης του μετεβλήθη εἰς ἐπιταχυνομένην.

4. Δύο παράλληλοι καὶ ὁμόρροποι δυνάμεις 5 kg καὶ 3 kg εύρισκονται εἰς ἀπόστασιν 3 μέτρων. Νὰ εύρεθῇ γραφικῶς ἡ συνισταμένη καὶ τὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς της. Νὰ λυθῇ τὸ ᾗδιον πρόβλημα, ἂν αἱ δύο δυνάμεις εἶναι ἀντίρροποι.
5. Δίδονται δύο ὁδοντωτοὶ τροχοὶ μὲ $z_1 = 40$ ὁδόντας καὶ $z_2 = 60$ ὁδόντας. Ἡ ἔξωτερικὴ διάμετρος τοῦ α' τροχοῦ (τοῦ z_1) εἶναι $DE_1 = 84 \text{ mm}$. Νὰ εύρεθοῦν τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα τῶν δύο τροχῶν (δηλαδὴ τὸ μοντούλ, αἱ διάμετροι ἀρχικῶν περιφερεῶν, αἱ ἔξωτερικαὶ καὶ ἔσωτερικαὶ διάμετροι, τὸ βῆμα), ὡς καὶ ἡ ἀπόστασις α τῶν κέντρων τῶν δύο τροχῶν.

Ο Μ Α Σ 7η

1. Χαράξατε τὸ διάγραμμα ἐφελκυσμοῦ δοκιμίου ἐκ χάλυβος καὶ ἔξηγίσατε τί μᾶς λέγει.
2. Δίδεται ἀμφιέρειστος δοκὸς κυκλικῆς διατομῆς ἀνοίγματος 2 (3) [4] m, ἡ ὁποία φορτίζεται εἰς τὸ μέσον μὲ φορτίον 1,5 (1,2) [1] τόννου. Ζητεῖται ἡ διάμετρος τῆς δοκοῦ, ἐὰν ἡ ἐπιτρεπόμενη τάσις κάμψεως εἶναι 600 kg/cm^2 . Ἡ ροπὴ ἀντιστάσεως εἶναι $W = 0,1d^3$.
3. Δύο τροχαλίαι κινοῦνται μὲ ἐπίπεδον ἴμαντα. Ἡ πρώτη ἔχει διάμετρον 15 (12) [20] cm καὶ ἡ ἀλλη 45 (80) [40] cm. Πόσας στροφὰς παίρνει ἡ δευτέρα τροχαλία, ἐὰν ἡ πρώτη παίρνη 150 (200) [100] στροφὰς ἀνὰ λεπτόν;
4. α) "Ενας ἄνθρωπος βλέπει τὸν ἀτμὸν τῆς σφυρίκτρας ἐνὸς πλοίου καὶ μετὰ 5 δευτερόλεπτα ἀκούει τὸν ἤχον της. Εἰς ποίαν ἀπόστασιν εύρισκεται ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἀπὸ τὸ πλοῖον; (Ταχύτης ἤχου εἰς τὸν ἀέρα 340 μέτρα ἀνὰ δευτερόλεπτον).
- β) "Ενα ὑποβρύχιον ἐκτοξεύει τορπίλλην μὲ εὐθύγραμμον ἴσοταχῆ κίνησιν καὶ ταχύτητα 20 μιλίων ἀνὰ ὥραν.
Ο στόχος, τὸν ὅποιον πρόκειται νὰ κτυπήσῃ, εύρισκεται εἰς ἀπό-

- στασιν 37.040 μέτρων. Μετὰ πόσον χρόνον ἡ τορπίλη θὰ φθάσῃ τὸν στόχον; ("Ενα ναυτικὸν μίλλιον ίσοῦται πρὸς 1.852 μέτρα").
5. Πόσα εἰδὴ ίμάτων γνωρίζετε ἀπὸ ἀπόψεως ύλικοῦ καὶ σχήματος; Σύνδεσις ίμάντων - δλίσθησις. Μέσα ἐλαττώσεως τῆς δλισθήσεως.

Ο Μ Α Σ 8η

1. Τί γνωρίζετε διὰ τὴν καταπόνησιν εἰς κάμψιν;
2. Δίδεται δοκὸς ἀμφιέρειστος τετραγωνικῆς διατομῆς ἀνοίγματος 2 (2,5) [3] m. Ἡ πλευρὰ α τῆς δοκοῦ εἶναι 10 (15) [20] cm. Ζητεῖται τὸ μέγιστον φορτίον, τὸ δποίον δυνάμεθα νὰ κρεμάσωμεν ἀπὸ τὸ μέσον τῆς δοκοῦ, ἐὰν ἡ ἐπιτρεπτομένη τάσις κάμψεως εἶναι 600 kg/cm^2 . Δίδεται $W = \frac{\alpha^3}{6}$.
3. Πρόκειται νὰ μεταδώσωμε κίνησιν εἰς τροχαλίαν διαμέτρου 0,50 (0,40) [0,20] m, ἡ δποία πρέπει νὰ στρέφεται μὲ 400 (36) [320] στροφὰς ἀνὰ λεπτόν. Ποία πρέπει νὰ εἶναι ἡ διάμετρος τῆς τροχαλίας τοῦ κινητῆρος, ὅταν ὁ κινητήρος στρέφεται μὲ 1.000 στροφὰς ἀνὰ λεπτόν.
4. α) Μία μηχανὴ ἔκτελε 400 στροφὰς ἀνὰ λεπτόν καὶ τὸ ἔμβολόν της ἔχει μέσην ταχύτητα 5 μέτρων ἀνὰ δευτερόλεπτον. Ποία εἶναι ἡ διαδρομὴ τοῦ ἔμβολου της; Τί εἴδους κίνησιν ἔκτελε τὸ ἔμβολον; β) Σφόνδυλος μηχανῆς διαμέτρου 2,5 m ἔκτελε 540 στροφὰς ἀνὰ λεπτόν. Νὰ εύρεθοῦν: α) Ἡ περιφερειακὴ ταχύτης. β) Ἡ γωνιακὴ ταχύτης. γ) Ἡ περίοδος τῆς κινήσεως.
5. Ποία ἡ διαφορὰ μεταξὺ ἔδράνων κυλίσεως καὶ ἔδράνων δλισθήσεως; Περιγράψατε ἓνα κωνικὸν ρουλεμάν. (Μετὰ σχεδίου).

Ο Μ Α Σ 9η

1. Ποῖα σώματα λέγονται ἐλαστικὰ καὶ ποῖα πλαστικά; Τί μᾶς λέγει ὁ Νόμος τοῦ Χούκ διὰ τὴν παραμόρφωσίν των;
2. Δίδεται δοκὸς πρόβολος μήκους 2 m. Ζητεῖται νὰ εύρεθῇ ἡ ἀπα-

τουμένη ροπή ἀντιστάσεως τῆς διατομῆς τῆς δοκοῦ, διὰ νὰ ἐργάζεται μὲ συντελεστὴν ἀσφαλείας 4, ὅταν ἡ τάσις θραύσεως τοῦ ύλικοῦ τῆς δοκοῦ είναι 37 (42) [48] kg/mm² καὶ φορτίζεται μὲ δόμοιο μόρφως κατανεμημένον φορτίον 200 (250) [300] kg/m.

3. "Ενας ἀχθοφόρος μεταφέρει δύο βάρη $P_1 = 30$ (40) [50] kg καὶ $P_2 = 20$ (30) [35] kg, τὰ ἔχει δὲ ἔξαρτήσει ἀπὸ μίαν ὁριζοντιανήν ράβδον, ποὺ τὴν στηρίζει εἰς τὸν ὕψον του. Τὸ βάρος P_1 κρέμαται ἐμπρός του καὶ εἰς ἀπόστασιν 45 cm ἀπὸ τὸν ὕψον του. Εἰς ποίαν ἀπόστασιν ἀπὸ τὸν ὕψον του είναι τοποθετημένον τὸ βάρος P_2 ;
4. α) Υποβρύχιον ἐκτοξεύει τορπίλλην μὲ ἀρχικὴν ταχύτητα 144 χιλιόμετρα ἀνὰ ὥραν καὶ μὲ ἐπιτάχυνσιν 2 μέτρων ἀνὰ δευτερόλεπτον. Κατὰ τὴν στιγμὴν τοῦ τορπιλλισμοῦ ἡ ταχύτης τῆς τορπίλλης είναι 504 χλμ/ὥραν. Νὰ εύρεθῇ: α) Ἡ ἀπόστασις τοῦ στόχου καὶ β) ὁ χρόνος ἀπὸ τὴν στιγμὴν τῆς ἐκτοξεύσεως, ἔως ὅτου ἡ τορπίλλη εὔρη τὸν στόχον.
β) Σῶμα πίπει ἐλευθέρως ἀπὸ τὸν ὕψον 12 m. Νὰ εύρεθῇ: α) Ἡ ταχύτης του κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς προσκρούσεως του εἰς τὸ ἔδαφος καὶ β) ὁ χρόνος, τὸν διποίον χρειάζεται νὰ φθάσῃ εἰς τὸ ἔδαφος. (Ἡ ἀντίστασις τοῦ ἀέρος δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψει).
5. Εἴδη συνδέσμων. Αναφέρατε ἔνα τουλάχιστον σύνδεσμον ἀπὸ κάθε εἶδος καὶ περιγράψατε τον. (Μετὰ σχεδίου).

Ο Μ Α Σ 10η

1. Τί δονομάζομε καταπόνησιν καὶ τί παραμόρφωσιν ἐνὸς ύλικοῦ; Ποία είναι τὰ συνθητισμένα εἴδη καταπονήσεως τῶν ύλικῶν;
2. Δίδεται δοκὸς πρόβολος κυκλικῆς διατομῆς ἀνοίγματος 2 m, ἡ ὅποια φορτίζεται μὲ ἔνα φορτίον εἰς τὸ ἄκρον 300 (400) [500] kg. Ζητεῖται ἡ διατομὴ τῆς δοκοῦ, ἐὰν ἡ ἐπιτρεπομένη τάσις κάμψεως είναι 500 kg/cm². Δίδεται $W = 0,1 \text{ d}^3$.
3. α) Δύναμις 3 τόννων, ωθεῖ σῶμα βάρους 18 τόννων. Ποίαν ἐπιτάχυνσιν θὰ ἀποκτήσῃ τὸ σῶμα καὶ ποία ἡ ταχύτης του μετὰ ἀπὸ ἔνα λεπτόν; (Αἱ τριβαὶ δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψει).

- β) Ἔνα κινητὸν ἔκτελεῖ 10 στροφὰς ἀνὰ δευτερόλεπτον. Ποία ἡ περίοδος τῆς κινήσεώς του καὶ ποία ἡ γωνιακὴ ταχύτης του;
4. α) Τί ὀνομάζομε ἀκτίνιον καὶ τί γωνιακὴν ταχύτητα;
 - β) Τὸ μῆκος τοῦ στροφάλου μᾶς μηχανῆς εἶναι 65 cm καὶ στρέφεται μὲ 400 στροφὰς ἀνὰ λεπτόν. Ποία εἶναι ἡ περιφερειακὴ ταχύτης τοῦ ἄκρου του;
 5. Δύο τροχαλίαι συνδέονται μὲ ἴμάντα. Ἡ πρώτη ἔχει διάμετρον 25 cm καὶ στρέφεται μὲ 420 στροφὰς ἀνὰ λεπτόν. Ἡ δευτέρα πρέπει νὰ στρέφεται μὲ 200 στροφὰς ἀνὰ λεπτόν. Νὰ εύρεθοῦν: α) Ἡ διάμετρος τῆς δευτέρας τροχαλίας καὶ β) ἡ περιφερειακὴ ταχύτης τοῦ ἴμάντος.

Ο Μ Α Σ: 11η

1. Πότε λέμε ὅτι ἔνα σῶμα καταπονεῖται εἰς ἐφελκυσμόν; Δείξατε τὴν καταπόνησιν εἰς σχέδιον. Τί παραμορφώσεις ἔχομε εἰς τὸν ἐφελκυσμόν;
2. Πῶς συνθέτομε γραφικῶς συνεπιπέδους δυνάμεις, ποὺ ἔχουν κοινὸν σημεῖον ἐφαρμογῆς; Ποία εἶναι ἡ συνισταμένη τριῶν δυνάμεων $F_1 = 6 \text{ kg}$, $F_2 = 18 \text{ kg}$, $F_3 = 6 \text{ kg}$, ποὺ ἔχουν κοινὸν σημεῖον ἐφαρμογῆς καὶ σχηματίζουν μεταξὺ των γωνίας 120° ;
3. Τί ὀνομάζομε ζεῦγος δυνάμεων καὶ τί ροπήν ζεύγους;
Εἰς ἀπλοῦν βαροῦλκον, μὲ τύμπανον διαμέτρου 30 cm, κρέμαται ἀπὸ ἔνα σχοινίον βάρος 100 kg. Ποία δύναμις πρέπει νὰ ἐφαρμοσθῇ εἰς τὴν ἄκρην τοῦ στροφάλου, τὸ δποῖον ἔχει ἀκτίνα 35 cm, διὰ νὰ ίσορροπήσῃ τὸ σύστημα;
4. Τί εἶναι τὸ βαροῦλκον καὶ τί τὸ διαφορικὸν βαροῦλκον;
Νὰ σχεδιασθῇ ἔνα βαροῦλκον καὶ νὰ ύπολογισθῇ ἡ ἀκτίς τοῦ τυμπάνου του, ὅταν πρόκειται νὰ ἀνυψώσῃ βάρος 100 kg μὲ ἀκτίνα στροφάλου 0,40 m, καὶ μὲ δύναμιν 25 kg.
5. "Ἐνας ὁδοντωτὸς τροχὸς ἔχει 60 ὁδόντας καὶ ἀρχικὴν διάμετρον 5 ἵντσας. Νὰ εύρεθῇ: α) Τὸ διαμετρικόν του βῆμα. β) Τὸ «πίτσ». γ) Τὸ ἀντίστοιχον μοντούλ καὶ δ) ἡ ἔξωτερικὴ του διάμετρος.

Ο Μ Α Σ 12η

1. Τί γνωρίζετε διά τὴν καταπόνησιν εἰς διάτμησιν;
2. Τί όνομάζομε Δυναμοπολύγωνον δυνάμεων καὶ τί συνισταμένην δυνάμεων;
Νὰ σχηματισθῇ τὸ δυναμοπολύγωνον τεσσάρων δυνάμεων μὲ κοινὸν σημεῖον ἐφαρμογῆς, ποὺ σχηματίζουν μεταξύ των γωνίας 90° . $F_1 = 10 \text{ kg}$, $F_2 = 20 \text{ kg}$, $F_3 = 15 \text{ kg}$, $F_4 = 25 \text{ kg}$.
3. Τί είναι ἡ φυγόκεντρος δύναμις; Τί είναι ὁ ρυθμιστής Watt καὶ ποῦ στηρίζεται ἡ λειτουργία του;
4. α) Τί γνωρίζετε διά τὴν τριβήν; Τί είναι δύναμις τριβῆς καὶ τί συντελεστής τριβῆς; Τί όνομάζομε τριβὴν κυλίσεως καὶ τί τριβὴν ὀλισθήσεως; Ποῦ είναι ὡφέλιμοι αἱ τριβαὶ καὶ ποῦ ἐπιβλαβεῖς;
β) "Ενα σῶμα βάρους 500 kg κεῖται ἐπάνω εἰς ἓνα ὄριζόντιον δάπεδον καὶ πρόκειται νὰ μετακινηθῇ μὲ μίαν δρισμένην δύναμιν. Ποία είναι ἡ δύναμις αὐτῆς, ἢν ὁ συντελεστής τριβῆς είναι 0,25;
5. Περιγράψατε τὰ διάφορα στοιχεῖα τοῦ μηχανισμοῦ διωστῆρος - στροφάλου, δηλαδὴ στρόφαλον, διωστῆρα, ζύγωμα, βάκτρον, ἔμβολον καὶ κύλινδρον.

Ο Μ Α Σ 13η

1. Τί γνωρίζετε διά τὴν καταπόνησιν εἰς στρέψιν;
2. Τί όνομάζομε ἔργον καὶ τί ἐνέργειαν; Τί όνομάζομε ἴσχύν;
Σῶμα βάρους 100 kg ἀνυψώνεται εἰς ὕψος 40 m. Ποῖον είναι τὸ ἔργον; "Αν ἡ ἀνύψωσις ἐκτελῆται εἰς χρόνον 40 sec, ποία είναι ἡ ἀπαίτουμένη ἴσχύς διὰ τὴν ἀνύψωσιν τοῦ βάρους; Ἐκφράσατε τὴν ἴσχὺν ποὺ θὰ εὔρετε εἰς ἵππους.
3. Τί καλεῖται ἀρχικὴ ταχύτης καὶ τί μέση ταχύτης;
Σῶμα ἐκσφενδονίζεται (εἰς τὸ κενὸν) κατακορύφως πρὸς τὰ ἄνω μὲ ἀρχικὴν ταχύτητα 100 m/sec. Εἰς ποῖον ὕψος θὰ φθάσῃ καὶ μετὰ πόσον χρόνον θὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὸ ἔδαφος;
4. Μία χαλυβδίνη ράβδος κυκλικῆς διατομῆς μήκους 1,50 m κατα-

πονεῖται εἰς ἐφελκυσμὸν μὲ φορτίον 6 τόννων καὶ συντελεστὴν ἀσφαλείας 8. Ζητεῖται: α) Ἡ διάμετρος τῆς ράβδου. β) Ἡ ἐπιμήκυνσις τῆς ράβδου, ἀν τὸ ὅριον θραύσεως αὐτῆς εἶναι $\sigma_{\theta_p} = 60 \text{ kg/mm}^2$.


5. Τί εἶναι πέδη (φρένο); Τί εἶναι πέδαι μὲ σιαγόνας καὶ τί ταινιοπέδαι; Περιγραφὴ καὶ χρῆσις τῆς πέδης τοῦ Προνύ.

Ο Μ Α Σ 14η

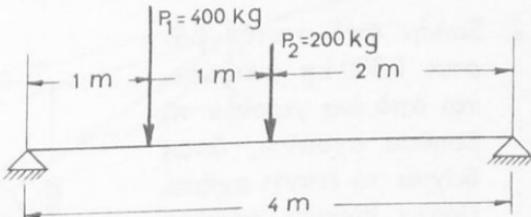1. Τί γνωρίζετε διὰ τὴν καταπόνησιν εἰς λυγισμόν;
2. α) Πῶς ἀναλύομε γραφικῶς μίαν δύναμιν εἰς δύο συνεπιπέδους συνιστώσας, τῶν ὅποιων γνωρίζομεν τὰς διευθύνσεις;
β) Δύναμις 20 kg νὰ ἀναλυθῇ εἰς δύο συνιστώσας, ποὺ ἔχουν τὸ αὐτὸ σημεῖον ἐφαρμογῆς, εύρισκονται ἀπὸ τὴν μίαν καὶ τὴν ἄλλην πλευρὰν αὐτῆς καὶ σχηματίζουν γωνίαν ἡ μὲν πρώτη 60° ἡ δὲ δευτέρα 30° .
3. Τί δονομάζομε κινητικὴν ἐνέργειαν;
Ποία εἶναι ἡ κινητικὴ ἐνέργεια σώματος βάρους 19,60 kg, ὅταν κινηται μὲ ταχύτητα 10 m/sec; ($\text{Ἐπιτάχυνσις βαρύτητος } g = 9,80$).
4. Εἰς μίαν ἥλωσιν ἀπλῆς τομῆς τὰ συνδεόμενα ἐλάσματα ἔνώνονται μὲ τρεῖς ἥλους, ποὺ μεταφέρουν συνολικῶς δύναμιν 2 τόννων. Νὰ εύρεθῃ ἡ ἀπαιτουμένη διάμετρος τῶν χρησιμοποιουμένων ἥλων, ἀν τὸ ύλικὸν τῶν ἥλων ἔχῃ ὅριον θραύσεως $\sigma_{\theta_p} = 48 \text{ kg/mm}^2$ καὶ δ συντελεστὴς ἀσφαλείας εἶναι $n = 5$.
5. α) Ποια εἶναι τὰ χρησιμοποιούμενα εἴδη ἴμάτων ἀπὸ ἀπόψεως ύλικοῦ καὶ σχήματος. Σχεδιάσατε τὰς συνήθεις διατάξεις ἴμαντος κινήσεως μὲ ἐπιπέδους ἴμάντας.
β) Δύο τροχαλίαι κινοῦνται μὲ ἐπίπεδον ἴμάντα. Ἡ πρώτη ἔχει διάμετρον 15 cm καὶ ἡ δευτέρα 45 cm. Πόσας στροφὰς ἔκτελεῖ ἡ δευτέρα, ἐὰν ἡ πρώτη πραγματοποιῇ 150 στροφὰς ἀνὰ λεπτὸν καὶ ποία ἡ περιφερειακὴ ταχύτης τοῦ ἴμαντος;

Ο Μ Α Σ 15η

- α) Τί δονομάζουμε όμαλήν κυκλικήν κίνησιν, τί περίοδον και τί συχνότητα;
 β) Νὰ εύρεθῇ ἡ περιφερειακή ταχύτης τῆς ἔξωτερικῆς ἐπιφανείας τροχαλίας διαμέτρου 800 mm, ἡ ὅποια στρέφεται μὲ 1.000 στροφὰς ἀνὰ λεπτόν.
- α) Περιγράψατε τὴν παγίαν τροχαλίαν, τὴν ἐλευθέραν τροχαλίαν καὶ τὸ πολύσπαστον. Ποία εἶναι ἡ σχέσις μεταξὺ δυνάμεως καὶ ἀντιστάσεως;
 β) Πρόκειται νὰ ἀνυψώσωμε ἕνα σῶμα βάρους 1 τόννου μὲ ἕνα πολύσπαστον, ποὺ ἔχει ἔξι τροχαλίας. Ποία εἶναι ἡ ἀπαιτουμένη δύναμις, χωρὶς νὰ λάβωμε ὑπὸ ὄψει τὰς τριβάς;
- Δεξαμενὴ ὕδατος συνολικοῦ βάρους 24 τόννων στηρίζεται ἐπάνω εἰς τέσσαρας σιδηροπασάλους. Νὰ εύρεθῃ ἡ διατομὴ κάθε πασάλου, ἂν τὸ $\sigma_{\text{επ}} = 400 \text{ kg/cm}^2$.
- Δίδεται ἀμφιέρειστος δοκὸς τοῦ κάτωθι σχήματος καὶ ζητεῖται τὸ Δ.Τ.Δ. καὶ Δ.Κ.Ρ., αἱ ἀντιδράσεις, ἡ θέσις καὶ τὸ μέγεθος τῆς μεγίστης καμπτικῆς ροπῆς. $P_1 = 400 \text{ kg}$, $P_2 = 200 \text{ kg}$.




- α) Περιγραφὴ συστήματος ὁδοντωτοῦ τροχοῦ μὲ ἀτέρμονα κοχλία.
 β) Εἰς σύστημα ἐνὸς ἀτέρμονος κοχλίου ὁδοντωτοῦ τροχοῦ, ὁ ἀτέρμων ἔχει δύο ἀρχὰς καὶ ἡ κορώνη 40 ὁδόντας. Πόσας στροφὰς πρέπει νὰ κάμη ὁ ἀτέρμων διὰ νὰ συμπληρωθῇ μία στροφὴ τῆς κορώνης;

Ο Μ Α Σ 16η


- Αναφέρατε τὰς πρακτικὰς μονάδας μήκους, ἐπιφανείας, ὅγκου καὶ χρόνου καὶ τὰς κυρίας ὑποδιαιρέσεις των εἰς τὸ μετρικὸν καὶ τὸ ἀγγλικὸν σύστημα.

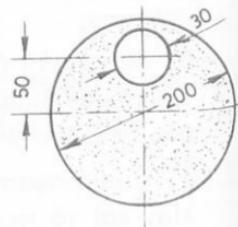2. Νὰ ἀποδείξετε ὅτι τρεῖς ἵσαι δυνάμεις, ποὺ ἐνεργοῦν εἰς τὸ ἴδιον σημεῖον καὶ σχηματίζουν μεταξύ των ἵσας γωνίας, ἰσορροποῦν.
3. Νὰ εὕρετε τὸ κέντρον βάρους τῆς πλακός τοῦ ἀκολούθου σχήματος (διαστάσεις εἰς mm).
4. Εἰδη ἡλῶν ἀναλόγως τῆς μορφῆς τῆς κεφαλῆς των. (Μετὰ σχεδίων). Εἰδη ἡλώσεων ἀναλόγως μὲ τὸν σκοπὸν ποὺ ἔπιδιώκομε.
5. Κινητήριος μηχανὴ μεταδίδει διὰ μέσου ἄξονος ἰσχὺν 27 ἵππων μὲ 1.000 στροφὰς ἀνὰ λεπτόν. Ποία εἶναι ἡ ροπὴ στρέψεως τοῦ ἄξονος καὶ ποία πρέπει νὰ εἶναι ἡ διάμετρός του; ‘Υλικὸν χάλυψ κατασκευῶν.



Ο Μ Α Σ 17η

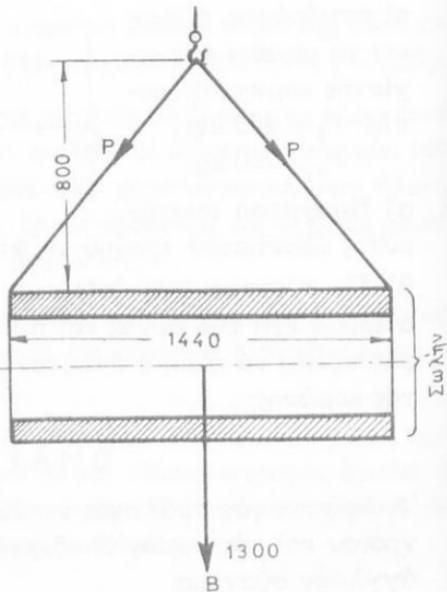1. Τί εἶναι δύναμις, μὲ τί μονάδας μετρεῖται, ποῖα τὰ χαρακτηριστικά της καὶ πῶς παρίσταται γραφικῶς; Εἰς πόσα μέρη διαιρεῖται ἡ μηχανικὴ τῶν στερεῶν σωμάτων;
2. Σωλὴν ἀπὸ μπετόν βάρους 1.300 kg ἀνυψώνεται ἀπὸ ἓνα γερανὸν τῇ βοηθείᾳ σχοινίου, ὅπως δείχνει τὸ ἔναντι σχῆμα. Πόσην δύναμιν στηκώνει ὁ κάθε κλάδος τοῦ σχοινίου;
3. Τὸ βάρος ἐνὸς ἀνελκυστῆρος εἶναι 800 kg. "Οταν ξεκινᾷ, ἔχει ἔπιτάχυνσιν 3 m/sec^2 . Πότε εἶναι μεγαλυτέρα ἡ δύναμις, ποὺ ὑφίσταται τὰ συρματόσχοινα, ποὺ τὸν σηκώνουν;




"Υπολογίσατε αύτὴν καὶ διὰ τὰς 5 περιπτώσεις, ὅτοι ὅταν:
 α) Ἀκινητῆ. β) Ξεκινᾶ πρὸς τὰ ἄνω. γ) Ξεκινᾶ πρὸς τὰ κάτω.
 δ) Κινῆται κανονικὰ πρὸς τὰ ἄνω. ε) Κινῆται κανονικὰ πρὸς τὰ κάτω.

4. "Ενα ἔδρανον στερεώνεται ἐπάνω εἰς μίαν ὁροφὴν μὲ τὴν βοήθειαν τεσσάρων κοχλιῶν διαμέτρου 10 mm. Ποῖον εἶναι τὸ μέγιστον βάρος, τὸ δόποιον δυνάμεθα νὰ ἀναρτήσωμε, ἂν $\sigma_{\text{επ}} = 6 \text{ kg/mm}^2$;
5. Νὰ σχεδιασθῇ μία ἡλώσις μὲ διπλῆν ἀρμοκαλύπτραν, διπλῆς σειρᾶς ζιγκ - ζάγκ. Ποῖαι εἶναι αἱ διαδοχικαὶ φάσεις διὰ τὴν ἔκτελεσιν μιᾶς ἡλώσεως;

Ο Μ Α Σ 18η

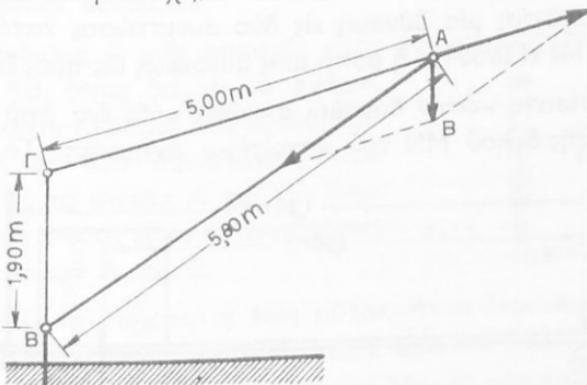1. Τί λέγεται συνισταμένη μερικῶν δυνάμεων, τί λέγεται ἴσορροποῦσα αὐτῶν καὶ τί σχέσιν ἔχουν αὐταὶ αἱ δύο μεταξύ των; Πῶς εύρισκεται ἡ συνισταμένη δύο συντρεχουσῶν δυνάμεων;
2. Εἰς τὸ κατωτέρω σχῆμα εἰκονίζεται ἔνας στρεφόμενος γερανὸς ΑΒΓ. "Αν τὸ βάρος ποὺ σηκώνει εἶναι $B = 1.500 \text{ kg}$, πόσῃ εἶναι ἡ δύναμις ποὺ σηκώνει κάθε μία ἀπὸ τὰς ράβδους ΑΒ καὶ ΑΓ τοῦ γερανοῦ;




3. "Ενα λεωφορεῖον βάρους 8 t, ποὺ τρέχει μὲ ταχύτητα 54 km/h, σταματᾶ ἀπότομα. Τὸ διάστημα, ποὺ διανύει ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ πατᾶ ὁ ὀδηγὸς τὸ φρένον, ἕως ὅτου σταματήσῃ τὸ λεω-

φορεῖον, είναι 22,5 m. Ἀν ὑποθέσωμε ὅτι ἡ κίνησις κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πεδήσεως (φρεναρίσματος) είναι δύμαλδς ἐπιβραδυνομένη, ἀναφέρατε τί αἰσθάνονται οἱ ἐπιβάται καὶ ὑπολογίσατε: α) Τὴν ἐπιβράδυνσιν τῆς κινήσεως καὶ β) τὴν δύναμιν τῆς πεδήσεως.

4. Μία χαλυβδίνη ράβδος κυκλικῆς διατομῆς μήκους 1,50 m καταπιονεῖται εἰς ἔφελκυσμὸν μὲ φορτίον 4 τόννων καὶ συντελεστὴν ἀσφαλείας 8. Ζητεῖται: α) Ἡ διάμετρος τῆς ράβδου. β) Ἡ ἐπιμήκυνσις τῆς ράβδου καὶ γ) τὸ φορτίον θραύσεως τῆς ράβδου. Τὸ ὄριον θραύσεως τῆς ράβδου είναι $\sigma_{\text{θρ}} = 60 \text{ kg/mm}^2$.
5. α) Ποια τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τοῦ μετρικοῦ σπειρώματος; (Μετὰ σχεδίου).
- β) Ποια τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τοῦ τετραγωνικοῦ σπειρώματος; (Μετὰ σχεδίου).

Ο Μ Α Σ 19η

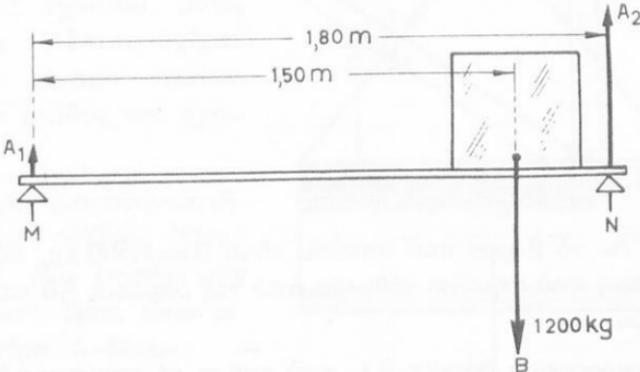1. Πῶς ἀναλύεται μία δύναμις εἰς δύο συνιστώσας κατὰ δύο διευθύνσεις; Μὲ τί ἰσοῦται ἡ ροπὴ μιᾶς δυνάμεως ὡς πρὸς ἓνα σημεῖον;
2. Ὑπολογίσατε πόσην δύναμιν σηκώνει κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ στηρίγματα τῆς δοκοῦ MN τοῦ κατωτέρω σχήματος. Τὸ βάρος τῆς




δοκοῦ δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὅψει ὡς πρὸς τὸ βάρος $B = 1.200 \text{ kg}$, ποὺ στηρίζεται ἐπάνω της.

3. Η διαφορά στάθμης ἀπό τὴν λίμνη ἐνὸς ύδροηλεκτρικοῦ ἔργου ἔως τοὺς ύδροστροβίλους εἰναι 240 m. Ἐν περνοῦν 5 κυβικὰ μέτρα ἀνὰ δευτερόλεπτον ἀπό τοὺς στροβίλους, ύπολογίσατε τὴν ἴσχυν τῆς ἐγκαταστάσεως.
Ἄν διαθέμεις ἀποδόσεως τῆς ἐγκαταστάσεως εἰναι 75 %, πόση εἶναι ἡ καθαρὰ ἴσχυς ποὺ παίρνομε;
4. Δεξαμενὴ ύδατος συνολικοῦ βάρους 20 τόννων στηρίζεται ἐπάνω εἰς τέσσαρας σιδηροπασάλους. Νὰ εὔρεθῇ ἡ διατομὴ κάθε πασάλου, ἂν τὸ $\sigma_{\text{επ}} = 400 \text{ kg/cm}^2$.
5. Ποῖον σπείρωμα λέγεται στρογγύλον (μετὰ σχεδίου) καὶ ποῦ χρησιμοποιεῖται; Ποῖοι οἱ κυριώτεροι τύποι περικοχλίων; (Μετὰ σχεδίων).

Ο Μ Α Σ 20η

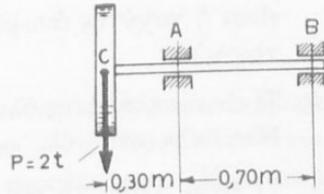
1. Μὲ τί ἰσοῦται καὶ ποῦ εύρίσκεται ἡ συνισταμένη δύο παραλλήλων καὶ δμορρόπτων δυνάμεων, καθὼς καὶ δύο παραλλήλων καὶ ἀντιρρόπτων δυνάμεων;
2. Ο σφόνδυλος C μιᾶς μηχανῆς εἰναι στερεωμένος ἐπάνω εἰς ἕνα ἄξονα AB, ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα.
Ἀναλύσατε τὸ βάρος τοῦ σφονδύλου $P = 2 \text{ t}$ εἰς δύο συνιστώσας, ποὺ δροῦν εἰς τὰ σημεῖα A καὶ B. Συμπεράνατε πόσαι εἰναι αἱ ἀντιδράσεις τῶν ἑδράνων A καὶ B.
3. α) Ο δείκτης ταχύτητος ἐνὸς αὐτοκινήτου δεικνύει σταθερὰ 84 km/h. Πόσον διάστημα διανύει εἰς 2 min καὶ 3 sec.
β) Νὰ ἔξηγηθῇ, διατί σφηνώνεται ἡ λίμα εἰς τὴν λαβήν της, ὅταν τὴν κτυποῦμε ὅρθια ἐπάνω εἰς ἓνα τραπέζι.
4. Εἰς μίαν ἥλωσιν ἀπλῆς τομῆς τὰ συνδεόμενα ἔλασματα ἐνώνονται μὲ τρεῖς ἥλους, ποὺ μεταφέρουν συνολικῶς δύναμιν 3 τόννων. Νὰ εὔρεθῃ ἡ ἀπαιτουμένη διάμετρος τῶν χρησιμοποιουμένων ἥλων, ἂν τὸ ύλικὸν τῶν ἥλων ἔχῃ ὅριον θραύσεως $\sigma_{\theta\rho} = 48 \text{ kg/mm}^2$ καὶ ὁ συντελεστής ἀσφαλείας εἰναι $n = 5$.



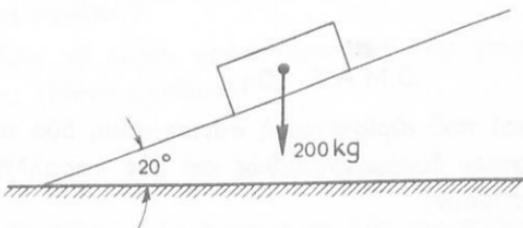5. Τί γνωρίζετε διὰ τὰ σπειρώματα σωλήνων καὶ τὶς μοῦφες αὐτῶν; (Μετὰ σχεδίου).

Ο Μ Α Σ 21η

- Τί λέγεται κέντρον βάρους ἐνὸς σώματος; Ποῦ εἶναι τὸ κέντρον βάρους μιᾶς λεπτῆς εύθειας πτήχεως, μιᾶς σφαίρας, ἐνὸς κύβου, ἐνὸς παραλληλεπιπέδου καὶ τί ρόλον παίζει τὸ κέντρον βάρους διὰ τὴν ίσορροπίαν ἐνὸς σώματος;
- Πόση δύναμις χρειάζεται διὰ νὰ ἀνεβάσωμε τὸ κιβώτιον τοῦ ἀκολούθου σχήματος κατὰ μῆκος τοῦ κεκλιμένου ἔπιπέδου; Τὸ κιβώτιον ζυγίζει 200 kg καὶ ὁ συντελεστὴς τριβῆς εἶναι: $\eta = 0,2$.




- Ἄνελκυστήρ σηκώνει τὸ φορτίον του εἰς 7 sec εἰς ὕψος 10 m. Ποία εἶναι ἡ ταχύτης ἀνυψώσεως τοῦ φορτίου; (Ἡ κίνησις εἶναι ίσοταχής).
- Τί εἶναι σκληρότης ὄλικῶν; Ποία εἶναι ἡ μέθοδος μετρήσεως «κατὰ Μπρίνελ» καὶ ποία «κατὰ Ρόκβελ»;
- Τί εἶναι ἄτρακτοι καὶ ποῦ χρησιμοποιοῦνται; Τί γνωρίζετε διὰ τὰς διαμέτρους τῶν ἄτρακτων, τὸ ὄλικὸν κατασκευῆς των, διὰ τὴν ἀπόστασιν τῶν ἐδράνων των καὶ διὰ τὴν ἐμπόδισιν τῆς ἀξονικῆς μετατοπίσεώς των;

Ο Μ Α Σ 22α

- Τί μᾶς λέγει ὁ βασικὸς νόμος τῆς Δυναμικῆς ἢ νόμος τοῦ Νεύτωνος; Τί καλεῖται φυγόκεντρος δύναμις καὶ πῶς εύρίσκεται, ὅταν γνωρίζωμε τὸ βάρος τοῦ σώματος, τὴν ἀκτίνα περιστροφῆς καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν στροφῶν τοῦ σώματος;


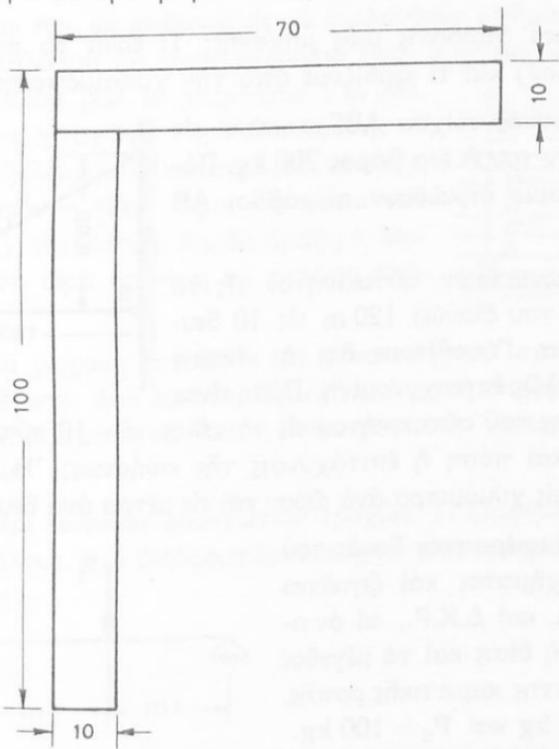
2. Νὰ εύρεθη τὸ κέντρον βάρους τῆς γωνίας τοῦ ἀκολούθου σχήματος.



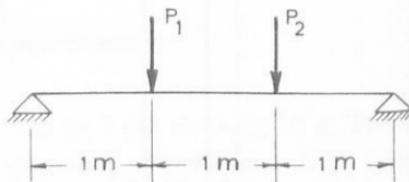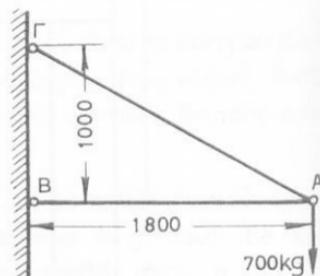3. Αφήνομε ἕνα βῶλον νὰ κυλήσῃ ἐλεύθερα ἐπάνω εἰς ἕνα κεκλιμένον ἐπίπεδον. Εἰς 4 sec ὁ βῶλος ἔχει διανύσει 2,40 m. Πόση είναι ἡ ταχύτης του εἰς τὸ τέλος τῶν 4 αὐτῶν δευτεροέπτων; Πόση είναι ἡ ἐπιτάχυνσις τῆς κινήσεως;
4. Δίδεται ἀμφιέρειστος δοκὸς τετραγωνικῆς διατομῆς μήκους 10 μέτρων καὶ ζητεῖται νὰ καθορισθῇ τὸ ἐμβαδὸν τῆς διατομῆς τῆς δοκοῦ, ὡστε νὰ ἐργάζεται μὲ συντελεστὴν ἀσφαλείας $v = 6$. Ἡ δοκὸς φορτίζεται μὲ δύναμιν 400 kg εἰς τὸ μέσον αὐτῆς. Τὸ ἴδιον βάρος τῆς δοκοῦ νὰ μὴ ληφθῇ ύπ' ὅψει. Δίδεται : $\sigma_{\theta p} = 40 \text{ kg/mm}^2$
καὶ $W = \frac{\alpha^3}{6}$.
5. Περιγραφὴ καὶ εἰδη στροφέων. (Μετὰ σχεδίου).

Ο Μ Α Σ 23η


- Tί καλεῖται ἀπόδοσις μιᾶς μηχανῆς; Tί είναι τὸ πολύσπαστον (μὲ σχέδιον) καὶ τί κερδίζομε ἀπὸ τὴν χρησιμοποίησίν των;
- "Ἐνας γερανὸς τοίχου ΑΒΓ σηκώνει εἰς τὴν ἄκρην του Α ἕνα βάρος 700 kg. Πόσην δύναμιν σηκώνουν αἱ ράβδοι ΑΒ καὶ ΑΓ:
- "Ἐνα ἀγωνιστικὸν αὐτοκίνητον εἰς τὸ ξεκίνημά του διανύει 120 m εἰς 10 δευτερόλεπτα. Ὑποθέτομε ὅτι ἡ κίνησις ἦταν ὁμαλῶς ἐπιτάχυνομένη. Πόση είναι ἡ ταχύτης τοῦ αὐτοκίνητου εἰς τὸ τέλος τῶν 10 αὐτῶν δευτερόλεπτων καὶ πόση ἡ ἐπιτάχυνσις τῆς κινήσεως; Ἡ ταχύτης νὰ δοθῇ καὶ εἰς χιλιόμετρα ἀνὰ ὥραν καὶ εἰς μέτρα ἀνὰ δευτερόλεπτον.
- Δίδεται ἀμφιέρειστος δοκὸς τοῦ ἔναντι σχήματος καὶ ζητεῖται τὸ Δ.Τ.Δ. καὶ Δ.Κ.Ρ., αἱ ἀντιδράσεις, ἡ θέσις καὶ τὸ μέγεθος τῆς μεγίστης καμπτικῆς ροπῆς. $P_1 = 300 \text{ kg}$ καὶ $P_2 = 100 \text{ kg}$.
- Tί ὀνομάζομε στυπειοθλίπτας, ἀπὸ τί ἀποτελοῦνται καὶ τί είναι καὶ ποῦ χρησιμοποιεῖται ὁ στυπειοθλίπτης τύπου Λαβυρίνθου;



Ο Μ Α Σ 24η

- Nὰ σχεδιασθῇ ἡ ἀπλῆ μηχανὴ συνδυασμοῦ ἐνὸς κοχλίου μὲ ἔνα ὀδοντωτὸν τροχὸν καὶ νὰ γραφῇ, πῶς εύρισκονται αἱ στροφαὶ τοῦ τροχοῦ, ὅταν γνωρίζωμε τὰς στροφὰς τοῦ κοχλίου, τὰς ἀρχὰς τοῦ κοχλίου καὶ τοὺς ὀδόντας τοῦ τροχοῦ. Ἀναφέρατε καὶ ἔνα παράδειγμα*
- Ἡ ροπή, ποὺ δίδει ὁ κινητὴρ ἐνὸς μικροῦ τρυπανιοῦ, είναι 0,1 mkg. Ὑπολογίσατε τὰς δυνάμεις P, ποὺ ἀσκοῦνται εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ ἐργαλείου διαμέτρου 10 mm.

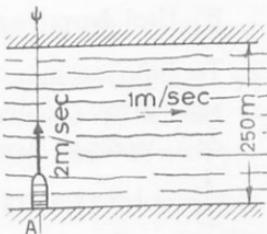3. Μία λέμβος ξεκινά από τὴν μίαν ὅχθην τοῦ ποταμοῦ κατὰ τὴν διεύθυνσιν Αψ, ώς φαίνεται εἰς τὸ ἀκολουθοῦν σχῆμα. Ἡ ταχύτης τοῦ κωπηλάτου ώς πρὸς τὸ ρεῦμα εἶναι 2 m/sec , ἐνῶ τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ ρέει μὲ ταχύτητα 1 m/sec .
Πόση εἶναι ἡ ταχύτης τῆς συνισταμένης κινήσεως τῆς λέμβου καὶ ποία ἡ διεύθυνσίς της;
Πόσο κατάντη (δηλ. πρὸς τὰ κάτω τοῦ ποταμοῦ) τῆς εὐθείας Αψ θὰ ἀράξῃ ἡ λέμβος; Πόση ὥρα θὰ κάμη νὰ περάσῃ ἀπέναντι;
4. Κινητηρία μηχανή μεταδίδει διὰ μέσου ἄξονος ἴσχὺν 27 ṁppw ὑπὸ 1.000 στρ. ἀνὰ λεπτόν. Ποία εἶναι ἡ ροπὴ στρέψεως τοῦ ἄξονος καὶ ποία πρέπει νὰ εἶναι ἡ διάμετρός του; Υλικόν: Χάλυψ κατασκευῶν.
5. Γενικὰ περὶ κωνικῶν ὁδοντωτῶν τροχῶν. Τί διαφέρουν ἀπὸ τοὺς παραλλήλους ἀπὸ ἀπόψεως ἐμπλοκῆς μὲ τοὺς τροχοὺς ποὺ συνεργάζονται;



2. KINHTHPIAI MHXANAI

ΟΜΑΣ 1η

1. α) Ἀναφέρατε τὰς μονάδας, μὲ τὰς ὅποιας μετροῦμε τὴν πίεσιν καὶ ποία εἶναι ἡ μεταξύ των σχέσις.
β) Μονάδες θερμότητος καὶ ἡ μεταξύ των σχέσις. Μὲ πόσας kcal ἀντιστοιχοῦν 2.500 (2.800) (3.000). B.T.U.
2. α) Τί γνωρίζετε διὰ τὸν φυσικὸν καὶ τὸν τεχνητὸν ἔλκυσμόν;
β) Ἀπώλειαι καὶ ἀπόδοσις τοῦ λέβητος.
3. Πῶς μετροῦμε τὴν ἴσχὺν τῶν ἀτμοστροβίλων;
4. α) Νὰ εύρεθῇ ἡ θεωρητικὴ παροχὴ ἐμβολοφόρου ἀντλίας ὕδατος

ἀπλῆς ἐνεργείας μὲν ἐνεργὸν διάμετρον ἔμβόλου $D = 0,10$ ($0,12$) [$0,15$] m, διαδρομὴν $L = 0,30$ m ($0,35$) [$0,40$] καὶ στροφὰς $N = 60$ (80) [100] min.

β) Περὶ ἐκρηκτικότητος τῆς βενζίνης καὶ τοῦ ἀριθμοῦ ὁκτανίων.

5. Τὸ ἔμβολον μιᾶς MEK κινεῖται μὲν μέσην ταχύτητα 4 (5) [$4,5$] m/sec. "Οταν δὲ ἀριθμὸς στροφῶν τῆς μηχανῆς εἶναι 800 (600) [1000] ἀνὰ πρῶτον λεπτὸν καὶ ἡ σχέσις διαδρομῆς πρὸς διάμετρον $\frac{L}{D} = 1,5$ ($1,4$) [$1,3$], νὰ εὐρεθῇ ἡ διάμετρος τοῦ ἔμβολου.

Ο Μ Α Σ 2α

1. Μία τετράχρονος μηχανὴ Ντῆζελ ἔχει τὰ ἔξῆς χαρακτηριστικά: Διαδρομὴ ἔμβόλου $0,20$ ($0,25$) [$0,30$] m.
Ἐπιφάνεια ἔμβόλου 200 (220) [250] cm².
Ἀριθμὸς στροφῶν 1.500 /' (1.200) [1.400].
Ἀριθμὸς κυλίνδρων 4 (6) [8].
Μέση πίεσις 7 ($6,5$) [8] kg/cm².
Μηχανικὸς βαθμὸς ἀποδόσεως $n_{\mu} = 0,85$ ($0,88$) [$0,86$].
Ζητεῖται ἡ ἐνδεικτικὴ καὶ ἡ πραγματικὴ ἰσχὺς τῆς μηχανῆς.
2. α) Ἡ θερμοκρασία, ποὺ ἔχει τὸ λάδι λιπάνσεως μιᾶς μηχανῆς, εἶναι 50°C . Εἰς πόσους βαθμοὺς Φάρενάϊτ ἀντιστοιχεῖ ἡ θερμοκρασία αὐτή;
β) Εἰς τί χρησιμεύει ὁ προθερμαντήρ τροφοδοτικοῦ ὕδατος;
3. Νὰ εὐρεθῇ ὁ κυβισμὸς μιᾶς 4κυλίνδρου MEK, ὅταν ἔχῃ διάμετρον ἔμβόλου 30 (25) [28] cm καὶ διαδρομὴν ἔμβόλου $2,00$ ($1,8$) [$1,5$] πόδια.
4. Προφύσια καὶ πτερύγια ἀτμοστροβίλων. Εἰδη αὐτῶν καὶ σκαριφήματα.
5. Σύστημα ἀναφλέξεως μὲν συσσωρευτὴν εἰς τὴν βενζινομηχανήν. Περιληπτικὴ περιγραφὴ καὶ σκαρίφημα αὐτοῦ.

Ο ΜΑΣ 3η

1. α) Τί είναι σχετική και τί άπολυτος θερμοκρασία; Τί είναι άπολυτος και πραγματική πίεσις;
β) Τί είναι ειδικὸν βάρος; Τί είναι διειδικός σύγκος τῶν ἀερίων;
2. Τί είναι: α) Θερμαινομένη ἐπιφάνεια. β) Ἐπιφάνεια ἔσχάρας. γ) "Ογκος ἀτμοθαλάμου. δ) "Ογκος ὑδροθαλάμου. στ) Ἀτμοπαραγωγική ίκανότητης τοῦ λέβητος;
3. Πῶς διαιροῦνται αἱ ΜΕΚ ἀναλόγως μέ: α) Τὸν τρόπον καύσεως.
β) Τοὺς χρόνους λειτουργίας. γ) Τὸν ἀριθμὸν στροφῶν. δ) Τὸν ἀριθμὸν κυλίνδρων. ε) Τὴν διάταξιν κυλίνδρων. στ) Τὸν τρόπον ποὺ εἰσάγεται καὶ ἀναφλέγεται τὸ μῆγμα; ψύξεως. ζ) Τὸν τρόπον ποὺ εἰσάγεται καὶ ἀναφλέγεται τὸ μῆγμα;
4. Νὰ εύρεθῇ ἡ θεωρητικὴ καὶ ἡ πραγματικὴ παροχὴ ἀντλίας διπλῆς ἐνεργείας, ὅταν γνωρίζωμε τὰ ἔξῆς στοιχεῖα:
 $D = 6$ [7] [8] ἵντσαι, $L = 15$ (18) [16] ἵντσαι, $N = 60$ (80) [100] ἀνὰ λεπτὸν καὶ δγκομετρικὸς βαθμὸς ἀποδόσεως $\eta_o = 0,85$ (0,88) [0,90].
5. Περιγράψατε ἔνα ἀπλοῦν κυλινδρικὸν ἀτμολέβητα μὲ ἔξωτερην ἐστίαν. Σχεδιάσσατε σκαρίφημα αὐτοῦ.

Ο ΜΑΣ 4η

1. Τί λέγει δι πρῶτος καὶ τί δεύτερος Θερμοδυναμικὸς Νόμος;
2. Περιγραφὴ καὶ τρόπος λειτουργίας τοῦ συγχρόνου ἀναμίκτου (carburateur) (μετὰ σκαριφήματος).
3. Κατάταξις τῶν ἀτμοστροβίλων ἀναλόγως μέ: α) Τὴν ἀρχήν, ἐπὶ τῆς ὁποίας στηρίζεται ἡ λειτουργία των. β) Τὴν θέσιν τοῦ ἄξονος των. γ) Τὴν ροήν τοῦ ἀτμοῦ. δ) Τὴν πίεσιν τοῦ ἀτμοῦ. ε) Τὸν προορισμόν των.
4. Νὰ εύρεθῇ ἡ μέσῃ πραγματικὴ πίεσις διχρόνου 3κυλίνδρου ΜΕΚ, ἡ ὁποία ἔχει τὰ ἔξῆς χαρακτηριστικά:
Πραγματικὴ ἴσχυς μηχανῆς 1.300 (1.200) [1.250] ἵπποι ἀγγλικοί.
Διάμετρος ἐμβόλου 12 (10) [11] ἵντσαι.

Διαδρομὴ ἐμβόλου 20 (18) [22] ἵντσαι.

Ἄριθμὸς στροφῶν 900/1' (1.000) [1.200].

Μηχανικὸς βαθμὸς ἀποδόσεως 0,88 (0,87) [0,85].

- Πῶς γίνεται ἡ ἔγχυσις καὶ ἡ καῦσις τοῦ καυσίμου εἰς τὰς πετρελαιομηχανάς;

Ο Μ Α Σ 5η

- Περιγράψατε τὸ φαινόμενον τῆς διαστολῆς καὶ τῆς συστολῆς τῶν σωμάτων. Τί εἶναι συντελεστὴς γραμμικῆς καὶ τί κυβικῆς διαστολῆς; Τί εἶναι σημεῖον τήξεως καὶ τί σημεῖον πήξεως ἐνὸς σώματος καὶ τί εἶναι σημεῖον ζέσεως ἐνὸς ύγρου;
- Περιγράψατε πῶς λειτουργεῖ μία δίχρονος πετρελαιομηχανὴ Ντῆζελ καὶ σχεδιάστε τὸ διάγραμμα λειτουργίας.
- Μονοκύλινδρος δίχρονος μηχανὴ ἔχει τὰ ἔξης χαρακτηριστικά: Μέση πίεσις 7 (8) [9] at.
Διάμετρος ἐμβόλου 250 (225) [240] mm.
Διαδρομὴ ἐμβόλου 425 (400) [325] mm.
Ἄριθμὸς στροφῶν 800 (600) [900] ἀνὰ λεπτόν.
Μηχανικὸς βαθμὸς ἀποδόσεως 0,85 (0,86) [0,88].
Ζητεῖται ἡ ἐνδεικτικὴ καὶ ἡ πραγματικὴ ἰσχὺς τῆς μηχανῆς.
- Πῶς διαιροῦνται καὶ κατατάσσονται οἱ λέβητες ἀναλόγως μέ: α)
Τὸ εἶδος τοῦ καυσίμου. β) Τὴν θέσιν ποὺ εύρισκεται ἡ ἐστία. γ)
Τὸ μέγεθος τοῦ ὑδροθαλάμου. δ) Τὸν τρόπον ποὺ κυκλοφορεῖ τὸ ὕδωρ. ε) Τὴν πίεσιν τοῦ ἀτμοῦ;
- Πῶς λειτουργοῦν οἱ ἀτμοστρόβιλοι;

Ο Μ Α Σ 6η

- Νὰ εύρεθῇ ἡ πραγματικὴ ἰσχὺς μιᾶς τετραχρόνου ἔξακυλίνδρου πετρελαιομηχανῆς, ἡ ὅποια ἔχει τὰ ἔξης χαρακτηριστικά:
Μέση πίεσις 8 (7) [6] at.
Διάμετρος ἐμβόλου 25 (28) [30] cm.
Διαδρομὴ ἐμβόλου 30 (32) [35] cm.

’Αριθμός στροφῶν 900 /1' (600) [1.000].

Μηχανικὸς βαθμὸς ἀποδόσεως 0,90 (0,85) [0,87].

2. α) Τί είναι ἀτμοστρόβιλος ;
β) Τί είναι δρᾶσις καὶ τί ἀντίδρασις εἰς τοὺς ἀτμοστροβίλους ;
(Περιληπτικῶς).
3. Ποῖα τὰ κυριώτερα ἔξαρτήματα τῶν ἀτμολεβήτων καὶ εἰς τί χρησιμεύουν ;
4. Γενικὴ περιγραφὴ μονοκυλίνδρου τετραχρόνου βενζινομηχανῆς.
5. α) Τί γνωρίζετε περὶ τῆς ἀτμοποιήσεως: α) Εἰς ἀνοικτὸν δοχεῖον. β) Εἰς κλειστὸν δοχεῖον ;
β) Τί σκοπὸν ἔχει τὸ κύριον ψυγεῖον τῶν ἀτμομηχανῶν ;

Ο Μ Α Σ 7η

1. Πῶς είναι κατεσκευασμένοι οἱ προθερμαντῆρες ἀέρος καὶ οἱ προθερμαντῆρες ὕδατος καὶ εἰς τί χρησιμεύουν; Τί είναι οἱ ὑπερθερμαντῆρες ἀτμοῦ, τί οἱ προθερμαντῆρες πετρελαίου καὶ τί αἱ μηχανικαὶ ἐσχάραι; Τί είναι τὰ τροφοδοτικὰ ἴππαρια ὕδατος καὶ πετρελαίου καὶ τί οἱ ἀνεμιστῆρες τεχνητοῦ ἐλκυσμοῦ;
2. Μία δίχρονος μηχανὴ Ντῆζελ ἀπλῆς ἐνεργείας ἔχει τὰ ἔξτις χαρακτηριστικά:
Μέση πίεσις 8 (6) [7] at.
Διαδρομὴ ἐμβόλου 0,25 (0,28) [0,30] m.
Ἐπιφάνεια ἐμβόλου 300 (280) [260] cm².
’Αριθμὸς στροφῶν 1.000 /1' (800) [900].
’Αριθμὸς κυλίνδρων 6 (4) [8].
Ζητεῖται ἡ πραγματικὴ καὶ ἡ ἐνδεικτικὴ ἰσχὺς τῆς μηχανῆς, ἀν δημηχανικὸς βαθμὸς ἀποδόσεως είναι 0,80 (0,82) [0,85].
3. Τρόποι καὶ συστήματα σαρώσεως.
4. Περιγράψατε τὸν λέβητα μὲ φλογοσωλῆνας καὶ ἀεριαυλοὺς μὲ ἀναστρεφομένην φλόγα.
5. Διαφορὰ ἀτμοστροβίλων ἀπὸ παλινδρομικὰς ἀτμομηχανάς. Ποῖα είναι τὰ κύρια μέρη τοῦ ἀτμοστροβίλου ;

Ο Μ Α Σ 8η

1. Περιγράψατε πῶς λειτουργεῖ μία τετράχρονος πετρελαιομηχανή Ντῆζελ. Ρύθμισης καὶ διάγραμμα πραγματικῆς λειτουργίας.
2. Ποῖαι εἰναι αἱ 6 φάσεις εἰς τὴν ἀτμομηχανὴν μὲ ἐκτόνωσιν. Νὰ σχεδιασθῇ ἡ θέσις τοῦ ἐμβόλου κατὰ τὴν ἔναρξιν καὶ εἰς τὸ τέλος ἐκάστης φάσεως ὡς καὶ τὸ ἀντίστοιχον διάγραμμα.
3. Νὰ εύρεθῃ ἡ μέση ταχύτης ἐμβόλου πετρελαιομηχανῆς, ὅταν ἡ περιφερειακὴ ταχύτης τοῦ σφονδύλου εἰναι 30 (25) [20] m/sec, ἡ διάμετρος τοῦ σφονδύλου 1 (0,85) [0,80] m καὶ ἡ διαδρομὴ τοῦ ἐμβόλου 30 (35) [32] cm.
4. α) Ποία εἰναι ἡ ἐργαζομένη ούσια καὶ ποῖα εἰναι τὰ καύσιμα τῶν ΜΕΚ;
β) Ψῦχις τῆς ἀτμομηχανῆς.
5. α) Διατί κατασκευάζομε μηχανὰς μὲ πολλαπλῆν ἐκτόνωσιν; Τί πλεονεκτήματα ἔχουν;
β) Ἐνδεικτικὴ καὶ πραγματικὴ ἵπποδύναμις ἀτμομηχανῆς.

Ο Μ Α Σ 9η

1. Ἡ μέση ταχύτης κινήσεως τοῦ ἐμβόλου μιᾶς μηχανῆς εἰναι 5 m/sec. Ἐὰν ἡ διαδρομὴ τοῦ ἐμβόλου εἰναι 0,25 m, νὰ εύρεθοῦν αἱ στροφαὶ ἀνὰ λεπτὸν τῆς μηχανῆς, ὅταν ἔχῃ τὰ ἔξης χαρακτηριστικά:
Μέση πίεσις 100 (110) [120] lb/in².
Διαμετρος ἐμβόλου 10 (8) [9] in.
Διαδρομὴ ἐμβόλου 18 (16) [14] in.
Μηχανικὸς βαθμὸς ἀποδόσεως 0,85 (0,80) [0,88].
3. Ποῖα εἰναι τὰ βασικὰ μέρη τοῦ λέβητος καὶ εἰς τί χρησιμεύει τὸ καθένα. Ἀπὸ πόσα καὶ ποῖα μέρη ἀποτελεῖται ὁ θερμαντὴρ καὶ εἰς τί χρησιμεύει τὸ καθένα;

4. Λειτουργία τετραχρόνου βενζινομηχανῆς. Ρύθμισις και διάγραμμα πραγματικῆς λειτουργίας.
5. α) Τί είναι ό σιγαστήρ, τί σκοπὸν ἔχει και πῶς είναι κατεσκευασμένος ;
β) Περιγράψατε τὸν ὑδροστρόβιλον Πέλτων.

Ο Μ Α Σ 10η

1. Τί γνωρίζετε διὰ τοὺς ὑδροστροβίλους ; Ποῖαι είναι αἱ δύο κατηγορίαι και πῶς κατατάσσονται ἀνάλογα μὲ τὴν διεύθυνσιν ροῆς τοῦ ὕδατος. Ἐξηγήσατε τὸν τρόπον λειτουργίας τῶν ὑδροστροβίλων δράσεως και ἀντιδράσεως.
2. α) Τί ὀνομάζομε ὑπερτροφοδότησιν εἰς τὰς μηχανὰς ἐσωτερικῆς καύσεως και πῶς τὴν ἐπιτυγχάνομε;
β) Λίπανσις τῆς ἀτμομηχανῆς.
3. Γενικὴ περιγραφὴ μονοκυλίνδρου διχρόνου βενζινομηχανῆς και σκαρίφημα αὐτῆς.
4. α) Ἀτμοστρόβιλος ἀντιδράσεως ἀπλῆς ροῆς.
β) Ἀτμοστρόβιλος ἀντιδράσεως διπλῆς ροῆς.
5. Ἡ μηχανὴ ἐνὸς αὐτοκινήτου ἔχει πραγματικὴν ἴσχυν 60 (70) [80] ἵππους και ὀλικὸν βαθμὸν ἀποδόσεως 0,25 (0,28) [0,30]. Νὰ εύρεθῇ ἡ ποσότης τοῦ καυσίμου, ποὺ καίει ἡ μηχανὴ εἰς μίαν ὥραν, ἢν ἡ θερμαντικὴ ἱκανότης τοῦ καυσίμου είναι 11.000 (10.500) [10.000] kcal /kg.

Ο Μ Α Σ 11η

1. Νὰ εύρεθῃ ἡ δύναμις, τὴν ὅποιαν δέχεται ὁ διωστήρος μιᾶς MEK, ὅταν τὸ ἔμβολον εύρισκεται εἰς τὸ ἄνω νεκρὸν σημεῖον, ὅπου ἡ πίεσις είναι 120 (110) [100] lb/in². Ἡ διάμετρος τοῦ ἔμβολου είναι 300 (280) [250] mm.
2. α) Τί γνωρίζετε διὰ τὴν ψῦξιν τῶν MEK και μὲ ποίους τρόπους γίνεται ;
β) Τί γνωρίζετε διὰ τὴν λίπανσιν τῶν MEK ;

3. Περιγράψατε τὸν λέβητα μὲ ἔξωτερικὴν ἐστίαν καὶ ἔξωτερικοὺς ὕδροθαλάμους.
4. Τί γνωρίζετε περὶ τῆς θερμικῆς, θερμοδυναμικῆς, μηχανικῆς καὶ συνολικῆς ἀποδόσεως τῆς ἀτμομηχανῆς;
5. Μηχανὴ Ντῆζελ καίει 100 (80) [60] kg πετρελαίου τὴν ὥραν. Ἐὰν ἡ θερμαντικὴ ἰκανότης τοῦ καυσίμου είναι 10.500 (11.000) [10.000] kcal/kg καὶ ὁ δλικὸς βαθμὸς ἀποδόσεως 0,40 (0,35) [0,30], νὰ εύρεθῇ ἡ ἰσχὺς τῆς μηχανῆς.

Ο Μ Α Σ 12η

1. Περιγράψατε τὸν τρόπον λειτουργίας μηχανῆς Σεμὶ - Ντῆζελ. Τί γνωρίζετε περὶ τῆς μηχανῆς μὲ πυρόσφυρα καὶ τῆς μηχανῆς μὲ προθάλαμον καύσεως;
2. Ἡ πραγματικὴ ἰσχὺς 2χρόνου 4κυλίνδρου πετρελαιομηχανῆς είναι 400 ἵπποι. Ἡ μηχανὴ ἔχει τὰ ἔξις χαρακτηριστικά: Μέση πίεσις 7 (8) [6,5] at. Μέση ταχύτης ἐμβόλων 4 (5) [4,5] m/sec. Μηχανικὸς βαθμὸς ἀποδόσεως 0,85 (0,80) [0,90]. Νὰ εύρεθῃ ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἐμβόλου (διατομῆς).
3. α) Περιγραφὴ διωστήρων, στροφαλοφόρου ἄξονος καὶ τριβέων MEK.
β) Περιγραφὴ τοῦ ἀπλοῦ ἀτμοσύρτου.
4. Περιγράψατε τὸν κυλινδρικὸν λέβητα μὲ φλογοσωλῆνα καὶ ἀναστρεφομένην φλόγα.
5. Ἡ διάμετρος ἐμβόλου μιᾶς MEK είναι 6,5 (8) [10] in. Ἐὰν ἡ μέση ταχύτης κινήσεως τοῦ ἐμβόλου είναι 14 (15) [12] πόδες/1'', καὶ ὁ λόγος διαδρομῆς πρὸς διάμετρον 1,7 (1,5) [1,8], νὰ εύρεθοῦν αἱ στροφαὶ ἀνὰ λεπτὸν τῆς μηχανῆς.

Ο Μ Α Σ 13η

1. α) Τί γνωρίζετε διὰ τοὺς ἀεριοστροβίλους ἀνοικτοῦ κυκλώματος καὶ τί διὰ τοὺς ἀεριοστροβίλους κλειστοῦ κυκλώματος;

2. Περιγράψατε πώς λειτουργεῖ μία δίχρονος πετρελαιομηχανή Ντζέλ και σχεδιάστε τὸ διάγραμμα λειτουργίας.
3. α) Πόσοι ἵπποι εἶναι τὰ 11.250 (12.000) [13.500] kgm/sec και πόσοι οἱ 110.000 (120.000) [100.000] lb ft/sec.
β) Νὰ μετατραποῦν 20 (30) [40] kg/cm² εἰς lb/in².
4. α) Ἀτμοστρόβιλος δράσεως Κούρτις μὲ βαθμίδας ταχύτητος.
β) Σκοπὸς και εἶδη ἐλατηρίων ἐμβόλων ΜΕΚ.
5. Νὰ εύρεθῇ ἡ πραγματικὴ ἰσχὺς τετραχρόνου τετρακυλίνδρου ΜΕΚ, ἡ δποία ἔχει τὰ ἔξῆς χαρακτηριστικά:
Μέσην ταχύτητα ἐμβόλου 14 (16) [12] ft/sec.
Μέσην πίεσιν 95 (100) [120] lb/in².
Διάμετρος ἐμβόλου 0,8 (1) [1,2] ft.
Μηχανικὸς βαθμὸς ἀποδόσεως 0,84 (0,80) [0,90].

Ο Μ Α Σ 14η

1. α) Περιγράψατε τὸν ὑδροστρόβιλον Φράνσις.
β) Τί γνωρίζετε διὰ τοὺς ὑδραυλικοὺς τροχούς.
2. Περιγραφὴ βαλβίδων, ἐμβόλων, ὀστηρίων, κνωδάκων και ἐκκεντροφόρου ἀξονος ΜΕΚ.
3. Περιγράψατε τοὺς λέβητας μὲ φλογοσωλῆνας και ἀεριαυλοὺς μὲ εὔθεταν φλόγα.
4. α) Περιγραφὴ και μέρη μιᾶς μονοκυλίνδρου ἀτμομηχανῆς.
β) Περιγραφὴ τῆς λειτουργίας μιᾶς μονοκυλίνδρου ἀτμομηχανῆς.
5. Νὰ εύρεθῇ ἡ ἵπποδύναμις κάθε κυλίνδρου εἰς μηχανὴν τριπλῆς ἐκτονώσεως μὲ τὰ ἔξῆς δεδομένα:
D Y.Π. = 30 (32) [28] ἵντσαι και P = 110 (100) [120] lb/in².
D M.Π. = 49 (45) [40] ἵντσαι και P = 35 (36) [38] lb/in².
D X.Π. = 80 (70) [60] ἵντσαι και P = 7,5 (8) [9] lb/in².
δ ἀριθμὸς στροφῶν 162 (180) [150] ἀνὰ λεπτόν.
Διαδρομὴ l = 4 ft.
(Y.Π. = ὑψηλὴ πίεσις, M.Π. = μέση πίεσις, X.Π. = χαμηλὴ πίεσις).

Ο Μ Α Σ 15η

- Μηχανή διπλῆς ἔκτονώσεως ἔχει διάμετρον:
Υ.Π 0,60 (0,55) [0,50] m καὶ Χ.Π. 1,20 (1,10) [1,00] m.
Ἡ μέση πίεσις ληφθεῖσα ἐκ τοῦ διαγράμματος Υ.Π. εἶναι 2,8 (3) [3,5] kg/cm² καὶ Χ.Π. εἶναι 0,75 (0,8) [0,9] kg/cm². Ἡ διαδρομὴ εἶναι 0,90 (0,80) [0,75] m καὶ ὁ ἀριθμὸς στροφῶν 80 (90) [100] ἀνὰ λεπτόν. Ζητεῖται ἡ ἴσχὺς τῆς μηχανῆς.
(Υ.Π. = ὑψηλὴ πίεσις, Χ.Π. = χαμηλὴ πίεσις).
- Περιγραφὴ κυλίνδρων, χιτωνίων, πωμάτων, ἐμβόλων καὶ ἐλατήριών τῶν ΜΕΚ.
- α) Πόσο θὰ αὐξηθῇ ὁ ὅγκος ἐνὸς ἀερίου, ἐὰν τοῦτο θερμανθῇ κατὰ 1° C καὶ ἔχει ἀρχικὸν ὅγκον 2.000 m³;
β) Πόσα kgm θὰ παραχθοῦν, ἐὰν δαπανηθοῦν 1.000 kcal;
- Ἄτμοστρόβιλος δράσεως μὲ βαθμίδας πιέσεως καὶ ταχύτητος (σύνθετοι).
- α) Περιγράψατε τὸν κάθετον βοηθητικὸν λέβητα μὲ ἀεριαυλούς.
β) Διατί κατὰ τὴν λειτουργίαν τετραχρόνου ΜΕΚ ἡ βαλβὶς ἔξαγωγῆς ἀνοίγει πρὸ τοῦ A.N.S. καὶ κλείει μετὰ τὸ A.N.S.;

3. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μ Α Σ 1η

- α) Τί σημαίνει σωλὴν R 1 1/2" καὶ ποία ἡ γωνία τοῦ σπειρώματος;
β) Ποια τὰ ἐλαττώματα τῶν ὀξυγονοκολλήσεων καὶ πῶς γίνεται μία καλὴ ὀξυγονοκόλλησις;
γ) Τί πρέπει νὰ ἔχωμε ὑπ' ὅψιν μας διὰ τὴν κατάλληλον ἐκλογὴν μιᾶς ρίνης (λίμας);

2. α) Τί είναι άναστροφεύς τόρνου και πώς λειτουργεῖ;
 β) Τί γνωρίζετε διὰ τὴν διαφορικὴν διαίρεσιν και ποῦ ἐφαρμόζεται; ('Αναφέρατε σχετικὸν παράδειγμα).
3. Τόρνος ἔχει κοχλίαν σπειρωμάτων μὲ 4 σπείρας ἀνὰ ἵντσαν και διαθέτει σειρὰν δύοντων τροχῶν ἀπὸ 20 ἕως 125 ἀνὰ 5 δύοντας. Εἰς τὸν τόρνον αὐτὸν πρόκειται νὰ κοπῆ σπειρωμα τριγωνικὸν βῆμα 1/30 (1/34) [1/36] ἵντσας. Ζητοῦνται νὰ εὑρεθοῦν οἱ ἀνταλλακτικοὶ τροχοὶ και νὰ γίνῃ ὁ ἔλεγχος και τὸ σχέδιον τοποθετήσεώς των.
4. α) Πῶς ἔξακριβώνομεν ὅτι τὰ ἀποκόμματα (γρέζια) εἰς τὸν τόρνον είναι ἀπὸ μαλακὸν χάλυβα ἢ ἀπὸ χυτοσίδηρον;
 β) Εἰς τί χρησιμεύει κάθε ἔργαλεῖον ἐνὸς χύτου εἰς τὸ χυτήριον προκειμένου νὰ γίνῃ ἢ τύπωσις πρὸς χύτευσιν ἐνὸς ἀντικειμένου;
5. α) Δίδονται δύο παχύμετρα ἀκριβείας. Τὸ ἓνα 1/128 (0,001) [0,001] ἵντσας και τὸ ἄλλο 0,1 (1/50) [1/20] mm. Ποιὸν θὰ προτιμήσετε διὰ μίαν μέτρησιν μεγαλυτέρας ἀκριβείας και διατί;
 β) Τί γνωρίζετε περὶ κινητοῦ κέντρου (κουκουβάγιας) τόρνου; 'Αναφέρατε περιπτώσεις εἰς τὰς ὅποιας χρησιμοποιεῖται.

Ο Μ Α Σ 2α

1. α) Τί προορισμὸν ἔχουν οἱ ἐλικοειδεῖς αὐλακες τῶν τρυπάνων; Εἰς ποίας περιπτώσεις ἢ ὅπῃ γίνεται μεγαλυτέρα ἀπὸ τὴν διάμετρον τοῦ τρυπάνου;
 β) Τί ὀνομάζονται φραῖζαι γιουνιβέρσαλ (universal) και πότε είναι ἀπαραίτητος ἢ χρησιμοποίησίς των;
2. α) Τί σημαίνει ούδετέρα φλόγα εἰς τὰς ὀξυγονοκολλήσεις, τί ὀξειδωτικὴ και τί ἀνθρακωτική;
 β) Τί ὀνομάζομε ἐπαναφορὰν εἰς τοὺς χάλυβας και εἰς τί χρησιμεύει;
3. α) Εἰς φραῖζαν μὲ διαιρέτην: 1:40 θὰ κοπῆ δύοντωτὸς τροχὸς μὲ μετωπικοὺς εύθεις δύοντας, μὲ ἔξωτερικὴν διάμετρον 104 (114)

- [134] mm καὶ μοντούλ 2. Ἐπὶ τοῦ διαιρέτου εύρισκεται δίσκος διαιρέσεως μὲ 33 - 35 - 37 καὶ 39 ὀπάς. Ζητοῦνται: α) Ὁ ἀριθμὸς ὀδόντων τοῦ τροχοῦ καὶ β) αἱ στροφαὶ τοῦ χειροστροφάλου τοῦ διαιρέτου διὰ κάθε διαιρεσιν.
- β) Διὰ ποῖον λόγον εἰς τὰς φιάλας ὀξυγόνου καὶ ἀσετυλίνης ὑπάρχουν ἀνὰ δύο μανόμετρα;
4. α) Ἀναφέρατε τὰ ἔργαλεῖα ποὺ θὰ χρησιμοποιήσετε διὰ τὴν κοπὴν μιᾶς χαλυβδίνης ράβδου ἐν θερμῷ.
- β) Ποίους χειρισμοὺς θὰ ἐκτελέσωμε διὰ νὰ μεγαλώσωμε τὴν διάμετρον ἐνὸς ρυθμιζομένου γλυφάνου (ἀλεζουάρ);
5. α) Δίδεται τόρνος μὲ βῆμα κοχλίου σπειρωμάτων 5 mm καὶ μὲ σειρὰν ἀνταλλακτικῶν ὀδοντωτῶν τροχῶν ἀπὸ 20 ἕως 125 ἀνὰ 5 ὀδόντας. Εἰς τὸν τόρνον αὐτὸν πρόκειται νὰ κοπῇ σπείρωμα τριγωνικὸν βήματος 28 (30) [34] mm. Ζητεῖται: 1) Νὰ εὔρεθοῦν οἱ κατάλληλοι ἀνταλλακτικοὶ ὀδοντωτοὶ τροχοί. 2) Νὰ γίνη σχέδιον τοποθετήσεως αὐτῶν καὶ ἔλεγχος κανονικῆς ἐμπλοκῆς.
- β) Ποία σχέσις συνδέει τὸ μοντούλ μὲ τὸ βῆμα εἰς τοὺς ὀδοντωτοὺς τροχούς;

Ο ΜΑΣ 3η

1. α) Τόρνος ἔργαζεται μὲ ταχύτητα 65 (80) [60] στροφὰς ἀνὰ λεπτόν. Εἰς αὐτὸν κατεργαζόμεθα ἔνα μεταλλικὸν ἀντικείμενον διαμέτρου 100 (80) [120] mm καὶ μήκους 50 (60) [40] cm μὲ πρόωσιν 0,3 (0,4) [0,5] mm. Ζητοῦνται: α) Ὁ χρόνος, ποὺ θὰ χρειασθῇ διὰ μίαν διαδρομὴν (πάσσο). β) Ἐργάζεται κανονικῶς ὁ τόρνος καὶ διατί, ὅταν ἡ ἐπιτρεπομένη ταχύτης κοπῆς εἴναι 20 m / 1 ἀνὰ λεπτόν;
- β) Ποῖα στοιχεῖα χαρακτηρίζουν τὸ μέγεθος ἐνὸς τόρνου;
2. α) Εἰς φραῖζαν μὲ διαιρέτην 1:60 θὰ κοποῦν 51 (57) [42] ὀδόντες εἰς ὀδοντωτὸν τροχὸν μὲ μετωπικοὺς εὐθεῖς ὀδόντας καὶ μὲ μοντούλ 2,5 (3) [2] mm. Ὁ διαιρέτης φέρει δίσκον διαιρέσεως μὲ 17 - 19 - 21 - 23 καὶ 25 ὀπάς. Κάθε στροφὴ τοῦ χειροστροφάλου

κατακορύφου κινήσεως τῆς τραπέζης ἀνεβάζει ἢ κατεβάζει αὐτὴν κατὰ 5 mm, δὲ βαθμονομημένος δακτύλιος φέρει 50 ύποδιαιρέσεις. Ζητοῦνται: α) Αἱ στροφαὶ χειροστροφόφαλου τοῦ διαιρέτου διὰ κάθε διαιρέσιν καὶ β) πόσο πρέπει νὰ στρέψωμε τὸ χειροστρόφαλον κατακορύφου μεταθέσεως τῆς τραπέζης, διὰ νὰ φθάσωμεν τὸ πλῆρες βάθος ὁδόντος μὲ προσέγγισιν 0,1 mm, ἐὰν ὁ κοπτήρ ἐφάπτεται εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ τροχοῦ ποὺ κατασκευάζομε.

3. α) Ἐὰν ᾔχωμε μικρόμετρα ἀκριβείας 0,02 mm καὶ 0,001 ἵντσας, ποῖον θὰ προτιμήσωμεν διὰ νὰ μετρήσωμεν μὲ μεγαλυτέραν ἀκρίβειαν καὶ διατί;
- β) Τί θὰ συμβῇ ἐάν, κατὰ τὴν κοπήν ὁδόντων εἰς κωνικὸν ὁδοντωτὸν τροχὸν εἰς φραῖζαν, χρησιμοποιηθῇ κοπτήρ μὲ μοντούλ, ποὺ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν μεγάλην διάμετρον τοῦ τροχοῦ;
4. α) Ποῖοι λόγοι μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ χρησιμοποιοῦμε μορφοχάλυβα (Πὶ - Ταῦ - Γωνία - Διπλὸ ταῦ κ.λπ.) εἰς τὰς κατασκευάς;
- β) Τί προσφέρει ἡ χρησιμοποίησις κοπτικῶν ὑγρῶν εἰς τὰς κατεργασίας ἐπὶ ἐργαλειομηχανῶν καὶ διατί;
- γ) Τί δύναμόμει συστολὴν εἰς τὰς σωληνώσεις καὶ ποῖος ὁ προορισμός της;
5. α) Ποῖος εἶναι ὁ προορισμὸς τῶν τοποθετουμένων εἰς τὸν διαιρέτην ὁδοντωτῶν τροχῶν, ὅταν ἐκτελοῦμε διαφορικὴν διαιρέσιν;
- β) Τί προετοιμασία πρέπει νὰ γίνῃ διὰ νὰ τορνευθῇ ἕνας ἄξονας συγκρατούμενος μεταξὺ κέντρων εἰς τὸν τόρνον;
- γ) Μὲ ποίους τρόπους συγκρατοῦμε τοὺς κοπτῆρας εἰς τὴν φραῖζαν;

Ο Μ Α Σ 4η

1. α) Μὲ ἕνα μικρόμετρον ἀκριβείας 0,001" ἐμετρήσαμε ἕνα τρύπανον. Κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ἐνδείξεως τοῦ μικρομέτρου διαιριστώνομε ὅτι ὁ κάλυξ ἔχει διατρέξει 4 (6) [8] μετὰ τὸ μηδὲν ὑποδιαιρέσεις τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφανείας τοῦ στελέχους, καὶ ὅτι ἡ

- 9 (7) [6] μετὰ τὸ μηδὲν γραμμὴ τοῦ κάλυκος συμπίπτει μὲ τὴν γραμμὴν τοῦ στελέχους. Πόσον θὰ διήνυε παχύμετρον ἀκριβεῖας 1/128 τῆς ἵντσας, ποὺ θὰ ἔχρησιμοποιεῖτο διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ ἰδίου τρυπάνου;
- β) Τί σημαίνει σωλὴν 1/2 τῆς ἵντσας;
2. α) Μὲ ποῖον πρακτικὸν τρόπον δυνάμεθα νὰ εὔρωμε τὴν σχέσιν μεταδόσεως ἐνὸς διαιρέτου;
- β) Εἰς μίαν διάτρυτον ὅπτην πρόκειται νὰ κοπῇ σπείρωμα. Δυνάμεθα μόνον μὲ ἓνα σπειροτόμον (κολαοῦζο) νὰ τελειώσωμε τὸ σπείρωμα καὶ μὲ ποῖον;
- γ) Ἀναφέρατε τοὺς τρόπους, μὲ τοὺς ὅποιους συγκρατοῦμε τεμάχια εἰς τὸν τόρνον.
3. α) Εἰς φραῖζαν μὲ διαιρέτην 1:80 καὶ βῆμα τραπέζης 6 mm θὰ κοπῆ σπείρωμα τετραγωνικὸν εἰς κοχλίαν μεγάλης (έξωτερικῆς) διαμέτρου 80 (100) [60] mm μὲ βῆμα 30 (40) [60] mm καὶ 4 ἀρχάς. Διατίθεται σειρὰ ὀδοντωτῶν τροχῶν ἀπὸ 20 ἕως 100 ἀνὰ 5 ὀδόντας. Ζητοῦνται: α) Οἱ ἀνταλλακτικοὶ ὀδοντωτοὶ τροχοί. β) Ἡ ἐφαπτομένη τῆς γωνίας, κατὰ τὴν ὅποιαν θὰ περιστραφῆ ἡ τράπεζα τῆς φραΐζης. γ) Τὸ πλάτος τοῦ κοπτῆρος. δ) Αἱ στροφαὶ χειροστροφάλου διὰ κάθε ἀρχῆν.
- β) Μὲ ποῖα ἐργαλεῖα κατασκευάζομε κοχλίας (βίδες), οἱ ὅποιοι δύνανται νὰ κοχλιώνωνται εἰς τὸ ἀντίστοιχον περικόχλιόν των εἴτε σφικτὰ εἴτε χαλαρά; Πῶς ἐπιτυγχάνεται τοῦτο;
4. α) "Ἐνας πεῖρος διαμέτρου 7/8 (3/4) [9/16] τῆς ἵντσας θὰ ἐφαρμοσθῇ μὲ γλύφανον (ἀλεζουάρ) εἰς μίαν ὅπτην, ἥ ὅποια ἔχει διανοιγῆ μὲ τρύπανον 22 (19) [14] mm. Πόσα χιλιοστὰ τῆς ἵντσας θὰ μεγαλώσῃ ἥ ὅπτη;
- β) Πόσων εἰδῶν κωνικὴν τόρνευσιν γνωρίζεται;
- γ) Τί προορισμὸν ἔχει τὸ ὄργανον ἐνδείξεως σπειρωμάτων εἰς τοὺς τόρνους;
5. α) Πόσα εἶδη συγκολλήσεων γνωρίζετε; Ἀναφέρατε αὐτὰ ὄνομαστικῶς.

- β) Τί προσόντα πρέπει νὰ διαθέτη μία φραΐζα διὰ νὰ δυνάμεθα μὲ αύτὴν νὰ κόψωμε ἐλικοειδεῖς ὀδόντων ὀδοντωτῶν τροχῶν;
 γ) Τὸ σημαίνει διαιρέτης 1:40.

Ο Μ Α Σ 5η

1. α) Τί είναι κιβώτιον Norton καὶ πῶς λειτουργεῖ; (Μετὰ σχήματος).
 β) Προετοιμασία καὶ διαδοχικαὶ ἔργασίαι διὰ τὴν κοπὴν εἰς φραΐζαν κωνικῶν ὀδοντωτῶν τροχῶν.
 γ) Μὲ ποίους τρόπους ἐπιτυγχάνομε τὴν παράλληλον μετάθεσιν τοῦ συστήματος ἔργαλειοφορείου (σεπόρτ) τοῦ τόρνου καὶ ποῖος ὁ προορισμός του;
2. α) Εἰς τόρνον μὲ βῆμα κοχλίου σπειρωμάτων 4 σπείρας ἀνὰ ἵντσαν θὰ κοπῇ σπείρωμα μὲ βῆμα 0,6 (0,7) [0,8] mm. Ζητοῦνται: α) Νὰ εὐρεθοῦν οἱ ἀνταλλακτικοὶ ὀδοντωτοὶ τροχοί. β) Σχέδιον τοποθετήσεως αύτῶν καὶ γ) ἔλεγχος. ‘Ο τόρνος διαθέτει σειρὰν ἀνταλλακτικῶν ὀδοντωτῶν τροχῶν ἀπὸ 20 ἕως 125 ὀδόντας καὶ 127 ὀδόντας.
 β) Πῶς κατασκευάζονται οἱ σωλῆνες ἀνευ καὶ μετὰ ραφῆς;
3. α) Πότε χρησιμοποιεῖται τὸ περιστροφικὸν τύπωμα καὶ διατί;
 β) Εἰς ποίαν περίπτωσιν δυνάμεθα νὰ τελειώσωμε μίαν ἐσωτερικὴν κοχλίωσιν μὲ ἓνα μόνον σπειροτόμον (κολασοῦζο) καὶ μὲ ποῖον;
 γ) Τί είναι ἔκεινο ποὺ μᾶς δεικνύει ὅτι ἐτελείωσε ἡ κατεργασία (στρώσιμο), ποὺ ἐκτελέσαμε μὲ ξύστραν εἰς μίαν ἐπιφάνειαν;
4. α) Εἰς πλάνην θὰ κοπῇ ὀδοντωτὸς κανὼν (κρεμαγιέρα) μὲ μοντούλ 1 (1,5) [2]. ‘Ο κοχλίας τῆς τραπέζης τῆς πλάνης ἔχει βῆμα 6 mm καὶ ὁ βαθμονομημένος δακτύλιος τῆς πλάνης φέρει 120 ὑποδιαιρέσεις. ’Εστω ὅτι ἐκόψωμε τὸν πρῶτον αὔλακα καὶ θέλομε νὰ προχωρήσωμε εἰς τὴν θέσιν τοῦ δευτέρου αὔλακος. Πόσας ὑποδιαιρέσεις θὰ στρέψωμε τὸ χειροστρόφαλον τῆς πλάνης;
 β) Τρόποι στιλβώσεως καὶ λειάνσεως εἰς τόρνον.
5. α) Τρόπος τορνεύσεως στροφάλων εἰς τόρνον.

β) Εἰδη καὶ σκοπὸς τῶν ἐργαλειομηχανῶν.

γ) Τί εἶναι μορφοσίδηρος, ποὺ χρησιμοποιεῖται καὶ τί πλεονεκτήματα ἔχει;

Ο Μ Α Σ 6η

1. α) Τί εἶναι ἐλεγκτῆρες, τί ἀντελεγκτῆρες καὶ τί ἀνοχὴ κατασκευῆς;
 β) Εἰς τί μειονεκτεῖ μία φραΐζα γιουνιβέρσαλ (universal) ἀπό μίαν φραΐζαν, ποὺ διαθέτει κεφαλὴν γιουνιβέρσαλ;
 γ) Διὰ ποῖον λόγον ὁ ἐργαλειοδέτης τῆς πλάνης εἶναι αἰωρούμενος;
2. α) Διατί εἰς τὴν κασσιτεροκόλλησιν ἡλεκτρικῶν ἀγωγῶν ἀπαγορεύεται ἡ χρησιμοποίησις χλωριούχου ψευδαργύρου;
 β) Διὰ ποῖον λόγον ἡ φραΐζα δὲν συνιστᾶται διὰ τὴν κοπὴν ὀδόντων εἰς κωνικούς ὀδοντωτούς τροχούς;
 γ) Τί ἐπιτυγχάνομε μὲ τὴν λείανσιν διὰ ρίνης (λίμας) κατὰ δύο καθέτους διευθύνσεις;
3. Εἰς τόρνον μὲ βῆμα κοχλίου σπειρωμάτων 5 mm εύρισκονται τοποθετημένοι οἱ ἔξης 3 ὀδοντωτοί τροχοί: α) Εἰς τὴν ἄτρακτον Α, τροχὸς μὲ 20 (25) [50] ὀδόντας. β) Εἰς τὴν ψαλίδα Ψ τροχὸς μὲ 60 (75) [80] ὀδόντας. γ) Εἰς τὸν κοχλίαν σπειρωμάτων Β_x τροχὸς μὲ 100 (125) [125] ὀδόντας.
 Ἐὰν θέσωμε εἰς λειτουργίαν τὸν τόρνο, τί βῆμα σπειρώματος θὰ κόψῃ;
4. Εἰς φραΐζαν μὲ διαιρέτην 1:40 πρόκειται νὰ κοπῇ ὀδοντωτὸς τροχὸς μὲ z = 51 (z = 53) [z = 57] ὀδόντας καὶ μὲ μοντούλ M = 2. Ζητεῖται νὰ εύρεθοῦν: α) Ὁ ἀριθμὸς περιστροφῶν τῶν χειροστροφάλων. β) Ἡ ἔξωτερη διάμετρος τοῦ ὀδοντωτοῦ τροχοῦ.
 γ) Νὰ γίνη σχέδιον τῶν ὀδοντωτῶν τροχῶν τῆς φραΐζης διὰ διαφορικὴν διαίρεσιν.
 Ἡ φραΐζα διαθέτει δίσκους μὲ κύκλους τῶν 15, 16, 17, 27, 29, 33, 39, 41, 45 ὀπῶν καὶ ὀδοντωτούς τροχούς μὲ 20, 24, 26, 27, 30, 46, 52, 54, 58 καὶ ἀπὸ 20 ἕως 125 ἀνὰ 5 ὀδόντας.

5. Εις δράπανον, τοῦ ὅποίου τὸ τρυπάνι περιστρέφεται μὲ 180 στροφὰς ἀνὰ λεπτόν, πρόκειται νὰ ἀνοιγῇ ὅπῃ βάθους $\frac{5}{16}$ ($\frac{5}{8}$) $\left[\frac{3}{4} \right]$ ἵντσῶν. Ἐὰν ἡ μηχανικὴ πρόωσις τοῦ δραπάνου ἀνὰ στροφὴν εἴναι 0,001 τῆς ἵντσας, ζητεῖται ὁ χρόνος ποὺ θὰ ἀπαιτηθῇ διὰ τὴν διάνοιξιν τῆς ὅπης.

Ο Μ Α Σ 7η

1. α) Ποῖα τὰ πλεονεκτήματα τῆς θερμῆς σφυρηλασίας;
 β) Ποῖα τὰ χαρακτηριστικὰ μιᾶς ρίνης (λίμας) λειάνσεως καὶ εἰς τί χρησιμεύει;
 γ) Ἀναφέρατε τρεῖς τρόπους συγκρατήσεως τεμαχίων εἰς φραῖζαν.
2. α) Μὲ μίαν πλάνην θὰ κατεργασθῶμεν μίαν ἐπίπεδον μεταλλικὴν ἐπιφάνειαν 15×15 (18×18) [20×20] ἵντσῶν. Αἱ συνθῆκαι ἔργασίας μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐργάζεται ἡ πλάνη μὲ 50 (45) [40] πλήρεις διαδρομὰς ἀνὰ πρῶτον λεπτόν. Ό μεταφορικὸς κοχλίας προώσεως τῆς τραπέζης εἴναι μὲ 4 σπείρας ἀνὰ ἵντσαν καὶ ὁ δοδοντωτὸς τροχὸς προώσεως, ποὺ εύρισκεται εἰς τὸ ἄκρον τοῦ κοχλίου αὐτοῦ, ἔχει 40 (36) [30] δόδοντας. Τὸ ἔκκεντρον μηχανικῆς προώσεως ἔχει ρυθμισθῆ ἔτσι, ὥστε εἰς κάθε διαδρομὴν νὰ στρέψῃ τὸν δοδοντωτὸν τροχὸν κατὰ 2 δόδοντας. Πόσον χρόνον θὰ χρειασθῇ διὰ μίαν λείανσιν (πάσσο);
 β) Πῶς θὰ διακρίνωμεν μίαν φιάλην δξυγόνου ἀπὸ μίαν φιάλην ἀσετυλίνης ἀπὸ τὰ διακριτικὰ των χρώματα;
3. α) "Ενα Μηχανουργεῖον χρειάζεται ἔνα κυλινδρικὸν τεμάχιον χάλυβος διαμέτρου 120 (110) [100] mm καὶ πάχους 30 (28) [25] mm. Ἡ ἀποθήκη τοῦ Μηχανουργείου διαθέτει χάλυβα μὲ διάμετρον 80 (75) [70] mm. Εἰς ποῖον μῆκος πρέπει νὰ κοπῇ ἔνα τεμάχιον διαμέτρου 80 (75) [70] mm, ὥστε μὲ διόγνωσιν εἰς τὴν κάμινον νὰ λάβῃ τὰς ζητουμένας διαστάσεις; Τὸ ποσοστὸν τῆς φθορᾶς (φύρας) νὰ ληφθῇ 15 %.

- β) Πῶς κεντράρεται τὸ κοπτικὸν ἐργαλεῖον διὰ τὴν κοπῆν σπειρώματος εἰς τὸν τόρνον;
4. α) Διατί τὰ ἐργαλεῖα ἀπὸ ταχυχάλυβα ἔχουν μεγαλυτέραν παραγωγικότητα (ἢ διάρκειαν ζωῆς) ἀπὸ τὰ ἐργαλεῖα ἀπὸ κοινὸν χάλυβα ἐργαλείων;
- β) Ποία διαφορὰ ὑπάρχει εἰς τὴν φορὰν περιστροφῆς μεταξὺ τῶν σπειροτόμων (κολασούζων) καὶ γλυφάνων (ἀλεζουάρ);
- γ) Τί χρειάζεται ὁ μανομετρο-ἐκτονωτής εἰς τὰς ὀξυγονοκολλήσεις;
5. α) Εἰς ἓνα σχέδιον βλέπομε τὴν διάστασιν ἄξονος $\Phi 40^{+50}_{-60}$ ($\Phi 30^{+20}_{-30}$) [$\Phi 20^{+40}_{-50}$]. Ὁ ἄξων αὐτὸς θὰ ἐφαρμοσθῇ εἰς μίαν ὅπὴν μὲ τὴν αὐτὴν ἀνοχήν. Ζητοῦνται αἱ 4 δριακαὶ τιμαὶ ἄξονος καὶ διπῆς, ἐὰν τὸ ἐλάχιστον τῆς χάρτης πρέπει νὰ είναι 0,01 mm.
- β) Ἀναφέρατε ἀνὰ ἓνα παράδειγμα χρησιμοποιήσεως κορδονιέρας, μηχανήματος διαμορφώσεως ἐλασμάτων (στράντζας) καὶ κυλίνδρου κάμψεως.

Ο Μ Α Σ 8η

1. Εἰς φραΐζαν πρόκειται νὰ κοπῇ ὀδοντωτὸς τροχὸς μὲ μοντούλη $m = 1$ ($m = 1,5$) [$m = 2$]. Ὁ κάθετος κοχλίας τῆς τραπέζης τῆς φραΐζης ἔχει βῆμα $1/8''$ ὁ δὲ βαθμονομημένος δακτύλιος τῆς φραΐζης φέρει 125 ὑποδιαιρέσεις. Νὰ ύπολογισθοῦν αἱ ὑποδιαιρέσεις, ποὺ θὰ ἀπαιτηθοῦν διὰ τὴν κοπῆν τοῦ βάθους τοῦ ὀδόντου.
2. α) Ἀναφέρατε τὰ εἶδη τῶν ἡλεκτροσυγκολλήσεων καὶ ἀπὸ ἓνα παράδειγμα συγκολλήσεως διὰ κάθε εἶδος.
- β) Διὰ ποίου πρακτικοῦ τρόπου θὰ ἀνακαλύψωμε ἐὰν ἡ πόντα τῆς κινητῆς ἔδρας (κουκουβάγιας) εύρισκεται εἰς τὸν νοητὸν ἄξονα τοῦ τόρνου ἢ ἔχῃ μετατοπισθῆ καθέτως πρὸς τὸν ἄξονα;
- γ) Μὲ τί ἐργαλεῖον γίνεται ἡ ἀνανέωσις τῆς κοπτικῆς ἰκανότητος ἐνὸς σμυριδοτροχοῦ;
3. α) Ἐπὶ μιᾶς φιάλης ὀξυγόνου εύρισκεται χαραγμένος μεταξὺ ἀλλων ὁ ἀριθμὸς 37 (36,6) [35], ποὺ δεικνύει τὴν χωρητικότητα

τῆς φιάλης εἰς λίτρα ὅδατος. Πρὶν ἀρχίσωμε μίαν ἐργασίαν δξυγονοκόλλησεως; σημειώνομε τὴν πίεσιν τοῦ ὁξυγόνου, ποὺ εύρισκεται ἐντὸς τῆς φιάλης καὶ ποὺ εἶναι 100 ἀτμόσφαιραι. Μετὰ τὴν συγκόλλησιν ἡ πίεσις κατῆλθεν εἰς 80 (78,5) [63,5] ἀτμόσφαιρας. Πόσα κυβικὰ μέτρα ὁξυγόνου κατηναλώθησαν διὰ τὴν συγκόλλησιν;

β) Τί ὀνομάζομε μέτρον τοῦ προτυποποιοῦ, εἰς τί διαφέρει ἀπὸ τὰ συνήθη μέτρα;

4. α) Ἀναφέρατε ἀπὸ μίαν περίπτωσιν, κατὰ τὴν ὅποιαν χρησιμοποιοῦμε κοπτῆρα φραίζης ἀπλῆς κοπῆς (μονόκοπον), διπλῆς κοπῆς (δίκοπον) καὶ τριπλῆς κοπῆς (τρίκοπον).
- β) Ποῖον χημικὸν φαινόμενον λαμβάνει χώραν κατὰ τὴν ὁξυγονοκοπήν καὶ ἀπὸ ποίαν ούσιαν εἶναι οἱ ἐρυθροπυρωμένοι κόκκοι, ποὺ ἐκσφενδονίζονται, ὅταν γίνεται ἡ κοπὴ δι' ὁξυγόνου;
5. Εἰς τόρνον πρόκειται νὰ κατεργασθοῦμε ἀντικείμενον διαμέτρου 80 (100) [120] χιλιοστῶν. Αἱ συνθῆκαι κατεργασίας μᾶς ἐπιτρέπουν ταχύτητα κοπῆς $V_x = 12 \div 18 \text{ m/min}$ (μέτρα ἀνὰ λεπτόν). Ἐάν δ τόρνος στρέφεται μὲ 80 στροφὰς τὸ λεπτόν, εἶναι κανονικὴ ἡ ταχύτης του;

Ο Μ Α Σ 9η

1. α) Εἰς τὴν τράπεζαν φραίζης πρόκειται νὰ κοπῇ ὁδοντωτὸς κανῶν (κρεμαγιέρα) μὲ μοντούλ 1 (1,5) [2]. Ἐκόψαμε τὸν πρῶτον αὐλακα καὶ θέλομε νὰ μεταφέρωμε τὸ ἀντικείμενον εἰς τὴν θέσιν τοῦ δευτέρου αὐλακος. Πόσον θὰ περιστρέψωμε τὸ χειροστρόφαλον τῆς τραπέζης, ὅταν γνωρίζωμε ὅτι τὸ βῆμα τοῦ κοχλίου τῆς τραπέζης τῆς φραίζης εἶναι 5 mm καὶ ὅτι ὁ βαθμονομημένος δακτύλιος τοῦ χειροστροφάλου φέρει 100 ὑποδιαιρέσεις;
- β) Τρόποι γλυφάνσεως μιᾶς κωνικῆς ὁπῆς.
2. α) Πόσων εἰδῶν πλάνας ἔχομε καὶ τί ἐργασίας ἐκτελοῦν;
- β) Ἀναφέρατε ἀπὸ ἓνα παράδειγμα χρησιμοποιήσεως σταθεροῦ καὶ κινητοῦ καβαλλέτου εἰς τὸν τόρνον.

- γ) Εἰς ποίαν περίπτωσιν δυνάμεθα νὰ τελειώσωμε μίαν ἐσωτερικὴν κοχλίωσιν μὲ ἔνα μόνον σπειροτόμον (κολασοῦζο) καὶ μὲ ποῖον;
3. α) Εἰς τόρνον μὲ βῆμα κοχλίου σπειρωμάτων 4 σπεῖραι ἀνὰ ἵντσαν θὰ κοπῆ σπείρωμα μὲ βῆμα 1 (2) [3] mm. Ζητοῦνται: α) Οἱ ἀνταλλακτικοὶ ὀδοντωτοὶ τροχοί. β) Σχέδιον τοποθετήσεως αὐτῶν. γ) Νὰ γίνῃ ἔλεγχος τῆς κανονικῆς ἐμπλοκῆς. δ) Νὰ εύρεθῇ τὸ σφάλμα τοῦ βήματος τοῦ κοχλίου ποὺ κατασκευάζομε, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ὀδοντωτὸς τροχὸς μὲ 127 ὀδόντας.
 'Ο τόρνος διαθέτει σειρὰν ὀδοντωτῶν τροχῶν ἀπὸ 20 ἕως 125 ἀνὰ 5 ὀδόντας.
- β) Τί εἶναι κιθάρα τόρνου καὶ τοῦ χρησιμοποιεῖται;
4. α) Εἰς τόρνον θὰ κοπῆ τετραγωνικὸν σπείρωμα κοχλίου, τοῦ ὅποιου ἡ ἐξωτερικὴ διάμετρος (μεγάλη) εἶναι 38 (42) [32] mm, τὸ βῆμα 12 (16) [6] καὶ αἱ ἀρχαὶ 3 (4) [2]. Ζητοῦνται: α) Ἡ μικρὴ διάμετρος τοῦ κοχλίου (πυρῆνος) καὶ β) Τὸ πλάτος τοῦ κοπτικοῦ ἐργαλείου.
- β) Ἀναφέρατε ἔνα πρακτικὸν τρόπον διαπιστώσεως ὅτι ἡ κινητὴ ἔδρα (κουκουβάγια) ἔχει τὴν πόντα της κεντραρισμένην εἰς τὸν ἄξονα τοῦ τόρνου.
5. α) Ἀπὸ τί ὑλικὰ κατασκευάζονται τὰ ἐργαλεῖα κοπῆς;
 β) Μὲ ποῖον πρακτικὸν καὶ ποῖον ὑπολογιστικὸν τρόπον δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμε τὴν σχέσιν μεταδόσεως ἐνὸς διαιρέτου;
 γ) Πῶς ἐκλέγεται ὁ κατάλληλος σμυριδοτροχὸς διὰ τὰς λειαντικὰς ἐργασίας;

Ο Μ Α Σ 10η

1. Εἰς φραῖζαν πρόκειται νὰ κατεργασθῇ μία μεταλλικὴ πλάξι μήκους 250 mm μὲ κοπτῆρα δισκοειδῆ διαμέτρου 60 (80) [90] mm. Αἱ συνθῆκαι κατεργασίας μᾶς ἐπιτρέπουν ταχύτητα κοπῆς $V_x = 18 \text{ m/min}$ (μέτρα ἀνὰ λεπτόν). 'Εὰν ἡ πρόωσις ἀνὰ στροφὴν εἶναι 0,1 (0,2) [0,3] mm, πόσος χρόνος θὰ χρειασθῇ δι' ἔνα πέρασμα τῆς ἐπιφανείας (πάσσο);

2. α) Τί είναι ρεβόλβερ, πού χρησιμοποιούνται καὶ ποῖα τὰ μειονεκτήματα καὶ πλεονεκτήματα αὐτῶν;
 β) Τί είναι κορδονιέρα καὶ ποῦ χρησιμοποιεῖται;
 γ) Ποῖα μέταλλα χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐλικοειδῶν τρυπάνων καὶ ποία είναι ἡ ἀπόδοσίς των;
3. Εἰς τόρνον μὲ βῆμα κοχλίου σπειρωμάτων 6 mm πρόκειται νὰ κοπῆ σπείρωμα μὲ 16 (20) [25] σπείρας ἀνὰ ἵντσαν. Ζητεῖται νὰ εύρεθοῦν: α) Οἱ ἐναλλακτικοὶ ὀδοντωτοὶ τροχοί. β) Νὰ γίνη σχέδιον καὶ ἔλεγχος τῆς κανονικῆς ἐμπλοκῆς τῶν τροχῶν.
 Ὁ τόρνος διαθέτει σειρὰν ὀδοντωτῶν τροχῶν ἀπὸ 20 ἕως 125 ἀνὰ 5 ὀδόντας καὶ τὸν τροχὸν μὲ 127 ὀδόντας.
4. α) Πότε χρησιμοποιοῦμε εἰς τὴν μηχανουργικὴν τέχνην γαλαζόπετραν, μίνιον ἢ κυανοῦν τῆς πρωσίας καὶ κιμωλίαν;
 β) Πῶς γίνεται ἡ μεταφορὰ κινήσεως εἰς τὸν τόρνον διὰ τὴν κοπὴν σπειρώματος;
 γ) Τί γνωρίζετε διὰ τὸ χῶμα χυτηρίου, διὰ τὰς ἴδιότητας αὐτοῦ καὶ εἰδικώτερα τί δὲν πρέπει νὰ περιέχῃ;
5. Εἰς ἓνα παχύμετρον ἀκριβείας 0,001" (τῆς ἵντσας) τὸ μηδὲν τοῦ βερνιέρου εύρισκεται εἰς τὴν 10 (20) [30] ὑποδιαιρεσιν τοῦ κανόνος καὶ ἡ 11 (15) [25] ὑποδιαιρεσις τοῦ βερνιέρου συμπίπτει μὲ μίαν γραμμὴν τοῦ κανόνος. Ζητοῦνται: α) Ἡ ἔνδειξις, ποὺ θὰ μᾶς δώσῃ τὸ παχύμετρον καί, β) νὰ μετατρέψετε τὴν ἔνδειξιν αὐτὴν εἰς χιλιοστόμετρα.

Ο Μ Α Σ 11η

1. α) Πῶς γίνεται ἡ ρύθμισις τῆς διαδρομῆς μιᾶς πλάνης;
 β) Εἰς τόρνον θὰ κατεργασθῇ ἓνα ἀντικείμενον διαμέτρου 70 (80) [90] mm καὶ μήκους 450 mm. Αἱ συνθῆκαι κατεργασίας μᾶς ἐπιτρέπουν ταχύτητα κοπῆς 14 ἕως 20 μέτρα ἀνὰ πρῶτον λεπτόν.
 Ἐὰν ἡ πρόωσις ἀνὰ στροφὴν είναι 0,2 mm, ζητεῖται νὰ εύρεθῇ ὁ χρόνος κατεργασίας διὰ μίαν διαδρομὴν (πάσσο).

2. α) Τί είναι ἔκεινο ποὺ μᾶς δεικνύει, μὲ ἔνα βλέμμα, ἐὰν μία σειρά σπειροτόμων (κολασούζων) είναι παράλληλοι ἢ κωνικοί;
 β) Μὲ ἔνα δράπανον καὶ μὲ τρύπανον διαμέτρου 12 mm θὰ γίνη ὅπῃ βάθους 23 (27) [32] mm. Αἱ συνθῆκαι κατεργασίας μᾶς ἐπιτρέπουν ταχύτητα κοπῆς 4 ἕως 6 μέτρα ἀνὰ πρῶτον λεπτόν. Ἐὰν ἡ μηχανικὴ πρόθωσις ἀνὰ στροφὴν είναι 0,05 mm, πόσος χρόνος θὰ χρειασθῇ διὰ τὴν διάνοιξιν τῆς ὅπης;
3. α) Πόσων εἰδῶν λαμαρίνας ἔχομε καὶ τί μέσα προστασίας λαμβάνομεν ἐναντίον τῆς ὁξειδώσεως;
 β) Ποῖα τὰ ύλικὰ καθαρισμοῦ κατὰ τὰς ὁξυγονοκολλήσεις;
 γ) Ποῖα τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ μιᾶς λάμας πριόνου;
4. α) Ποῖα τὰ πλεονεκτήματα καὶ ποῖα τὰ μειονεκτήματα τῶν κοχλιοσυνδέσεων;
 β) Πῶς δυνάμεθα νὰ διαπιστώσωμε πρακτικῶς τὴν ὑπαρξιν ρωγμῆς ἐπὶ χαλυβδίνων λείων ἀντικειμένων;
 γ) Ποῖα τὰ ψυκτικὰ μέσα κατὰ τὰς διανοίξεις ὅπῶν μὲ ἐλικοειδὲς τρύπανον;
5. Εἰς πλάνην θὰ κατεργασθῇ μεταλλικὴ ἐπιφάνεια διαστάσεων 80×120 (90×140) [100×160] mm. Αἱ συνθῆκαι κατεργασίας ἐπιτρέπουν νὰ ἐργάζεται ἡ πλάνη μὲ ταχύτητα κοπῆς 8 ἕως 12 μέτρα ἀνὰ πρῶτον λεπτόν ($0,7$ χρήσιμον τῆς διαδρομῆς). Ὁ μεταφορικὸς κοχλίας προώσεως τῆς τραπέζης τῆς πλάνης ἔχει βῆμα 5 mm καὶ δὲδοντωτὸς τροχὸς προώσεως, ποὺ εύρισκεται εἰς τὸ ἄκρον τοῦ κοχλίου αὐτοῦ, ἔχει 20 δόδόντας. Ἐὰν ἡ μηχανικὴ πρόώσις ἀνὰ διαδρομὴν είναι 2 δόδόντες, ζητεῖται νὰ εὑρεθῇ ὁ χρόνος ποὺ θὰ ἀπαιτηθῇ δι' ἔνα πέρασμα (πάσσο).

Ο Μ Α Σ 12η

1. α) Τί είναι βόραξ, ποῦ χρησιμοποιεῖται καὶ διατί;
 β) Πῶς γίνεται ἡ ἐπιμετάλλωσις ἐφθαρμένου ἄξονος διὰ πιστολίου;
 γ) Τί είναι πλακίδια Γιόχανσον καὶ ποῦ χρησιμοποιοῦνται.
2. α) Δακτύλιος ἐξ ὀρειχάλκου διαμέτρου 190 (200) [180] mm θὰ

τορνευθῆ εἰς τὸ τελευταῖον στάδιον μὲν ἐργαλεῖον ἀέρος ταχύτητος κοπῆς 55 (50) [45] μέτρων ἀνὰ πρῶτον λεπτόν. Ζητεῖται μὲν πόσας στροφάς πρέπει νὰ στρέφεται ὁ τόρνος καὶ πόσον χρόνον θὰ χρειασθῇ ἡ κατεργασία του, ὅταν τὸ μῆκος αὐτοῦ εἰναι 55 (60) [40] em καὶ ἡ πρόωσις εἰναι 0,2 mm.

- β) Ποῖα τὰ πλεονεκτήματα τῶν ἑλικοειδῶν τρυπάνων;
3. α) Προετοιμασία καὶ διαδοχικαὶ ἐργασίαι διὰ τὴν κοπὴν ἀτέρμονος κοχλίου εἰς φραῖζαν.
 - β) Τί εἰναι ἔτερογενῆς καὶ τί αὐτογενῆς συγκόλλησις; Νὰ δοθοῦν παραδείγματα.
 4. Εἰς πλάνην θὰ γίνῃ ἡ κατεργασία μεταλλικῆς ἐπιφανείας διαστάσεων 100×150 (120×200) [160 × 250] mm. Αἱ συνθῆκαι κατεργασίας ἐπιτρέπουν νὰ ἐργάζεται ἡ πλάνη μὲ 60 πλήρεις διαδρομὰς ἀνὰ πρῶτον λεπτόν. Ἐὰν ἡ πρόωσις ἀνὰ διαδρομὴν εἰναι 0,25 mm, ζητεῖται ὁ χρόνος κατεργασίας δι' ἓνα πέρασμα (πάσσο).
 5. α) Ἀναφέρατε περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως τῆς πλακὸς ἐφαρμογῆς.
 - β) Ἐκ δύο τρυπάνων $5/32''$ καὶ $11/16''$ ποῖον εἰναι τὸ μεγαλύτερον καὶ ποίᾳ ἡ διαφορά των εἰς κλάσμα τῆς ἵντσας, εἰς δέκατα καὶ χιλιοστά τοῦ μέτρου;
 - γ) Πῶς γίνεται ἡ ψυχρὰ κοπὴ μιᾶς ράβδου εἰς τὸ ἀμόνι καὶ τί μέσα θὰ χρησιμοποιήσωμε.

Ο Μ Α Σ 13η

1. α) Εἰς τί μᾶς χρησιμεύουν αἱ καρδιαὶ εἰς τὰ χυτήρια;
- β) Τί μᾶς προσφέρει ὁ ἀναστροφεὺς τοῦ τόρνου;
- γ) Ἀπὸ ποίᾳ κύρια μέρη ἀποτελεῖται ἡ πλάνη;
2. α) Τί διαφορὰ ὑπάρχει εἰς τὸ χρῶμα καὶ τὴν κοχλίωσιν μεταξὺ τῶν ἑλαστικῶν σωλήνων τοῦ δξυγόνου καὶ τῆς ἀστευλίνης;
- β) Περιγράψατε τὴν λειτουργίαν τῆς καμίνου τήξεως χυτοσιδήρου. Τί συλλιπάσματα χρησιμοποιοῦμε;

3. α) Πῶς γίνεται ή τόρνευσις διὰ κωνικῆς ἀντιγραφῆς εἰς τὸν τόρνον;
 β) Ποῖα εἶναι τὰ καθαριστικὰ ὑλικά, ποὺ χρησιμοποιοῦνται διὰ τὰς κασσιτεροκολλήσεις;
4. Νὰ ὑπολογισθῇ ἡ ἔφαπτομένη τῆς γωνίας στροφῆς τοῦ μοιρογνωμονίου τοῦ τόρνου διὰ κωνικὴν τόρνευσιν ἀντικειμένου μεγάλης διαμέτρου $D = 20$ (25) [30] mm, μικρᾶς διαμέτρου $d = 10$ (19) [22] mm καὶ μήκους $l = 30$ (32) [35] mm.
5. Εἰς φραῖζαν μὲ διαιρέτην 1/40 πρόκειται νὰ κοπῇ ὀδοντωτὸς τροχὸς μὲ μετωπικούς εὐθεῖς ὁδόντας $z = 50$ (55) [60] καὶ μὲ μοντούλ $m = 2$. Ζητοῦνται: α) Αἱ στροφαὶ τοῦ χειροστροφάλου διὰ κάθε διαιρέσιν καὶ β) ἡ ἔξωτερικὴ διάμετρος τοῦ ὀδοντωτοῦ τροχοῦ.
 Ἐπὶ τοῦ διαιρέτου εύρισκεται δίσκος διαιρέσεως μὲ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 33, 37, 39 ὁπάς.

Ο Μ Α Σ 14η

1. α) Τί ὀνομάζομε ταχύτητα κοπῆς καὶ τί πρόωσιν εἰς ἓνα δράπανον;
 β) Νὰ εύρεθῇ ἡ μετατόπισις τῆς κινητῆς ἔδρας (κουκουβάγιας) διὰ τὴν κοπήν κωνικοῦ τεμαχίου μὲ μεγάλην διάμετρον 320 (250) [200] mm, μικρὴν διάμετρον 280 (200) [150] mm καὶ μῆκος 50 (60) [45] cm.
2. α) Τόρνος ἐργάζεται μὲ 90 (110) [100] στροφὰς ἀνὰ πρῶτον λεπτὸν καὶ κατεργάζεται ἔνα ἄξονα διαμέτρου 24 (20) [16] cm καὶ μήκους 60 (50) [40] cm. Ἐὰν ἡ πρόωσις εἶναι 0,2 mm, νὰ εύρεθῇ ὁ χρόνος κατεργασίας διὰ μίαν διαδρομὴν (πάσσο) καὶ ἡ ταχύτης κοπῆς.
 β) Τί εἶναι μπρουντζοκόλλησις, τί ἀσημοκόλλησις καὶ ποὺ χρησιμοποιοῦνται;
3. α) Διατίθεται συσκευὴ ἡλεκτροσυγκολλήσεως καὶ ὁξυγονοκολλήσεως. Θέλομε νὰ συγκολλήσωμε δύο μέταλλα πάχους 2 mm καὶ 12 mm. Ποίαν συσκευὴν θὰ προτιμήσωμε διὰ κάθε εἶδος καὶ διατί;

- β) Κατά τὴν κατεργασίαν ἀντικειμένων εἰς πλάνην, τί πρέπει γενικῶς νὰ προσέξωμεν;
4. α) Μὲ ἓνα δράπανον καὶ μὲ τρύπανον, ποὺ στρέφεται μὲ 150 στροφὰς ἀνὰ πρῶτον λεπτόν, θὰ γίνη ὅπῃ βάθους 20 (25) [30] mm. Ἐὰν ἡ μηχανικὴ πρώσις εἴναι 0,07 mm, ζητεῖται νὰ εύρεθῇ ὁ χρόνος ποὺ θὰ χρειασθῇ διὰ τὴν διάνοιξιν τῆς ὅπῆς.
5. α) Προκειμένου νὰ ἐκλέξωμε τὴν λάμα ἐνὸς μεταλλοπρίονος διὰ τὴν κοπὴν μετάλλων, τί βασικῶς πρέπει νὰ προσέξωμεν καὶ πῶς πρέπει νὰ χρησιμοποιήσωμε τὸν μεταλλοπρίονα;
- β) Ποιὸν τρόπον θὰ ἀκολουθήσωμε διὰ τὴν εὔρεσιν τοῦ κέντρου μιᾶς ὅπῆς ἐνὸς ἀντικειμένου ίκανοῦ πάχους;
- γ) Τί εἴναι ἀνοχὴ ἐνὸς τεμαχίου καὶ τί χάρη μιᾶς συναρμογῆς καὶ διατί χρειάζεται ἡ χάρη;

Ο Μ Α Σ 15η

1. α) Ποῖαι είναι αἱ κύριαι γωνίαι κοπῆς ἐργαλείων τόρνου ἐκ σκληρομετάλλων;
- β) Ποίους γενικοὺς κανόνας πρέπει νὰ ἀκολουθήσῃ ἔνας τεχνίτης διὰ τὴν λείανσιν ἐνὸς ἀντικειμένου τῆς βοηθείᾳ ρίνης (λίμας);
- γ) Ἀναπτύξατε τὸν τρόπον βαφῆς ἐργαλείων τόρνου ἐκ κοινοῦ χάλυβος ἐργαλείων καὶ ταχυχάλυβος.
2. α) Πῶς πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ κλειδιὰ καὶ πῶς τὰ κοχλιοστρόφια (κατσαβίδια);
- β) Πῶς καθορίζομε τὸ ὑψος τοποθετήσεως τοῦ συνδήκτορος (μέγ-γενης) καὶ πῶς τὸ ὑψος τοποθετήσεως διὰ τὸ ἀμόνι;
- γ) Διατί χρωματίζονται τὰ πρότυπα χυτηρίου;
3. α) Τί πρέπει νὰ λάβωμε ὑπ' ὄψει μας κατὰ τὴν ἐκλογὴν ἐνὸς σφυριοῦ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν πονταρίσματος καὶ πῶς πρέπει νὰ κρατοῦμε τοῦτο κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἐργασίας;
- β) Ἀναφέρατε τρόπους κατασκευῆς σπειροειδῶν ἐλατηρίων εἰς τὸν τόρνον.
- γ) Ποῖα τὰ κυριώτερα χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα ἐνὸς κοχλίου;

4. Εἰς τόρνον μὲ βῆμα κοχλίου σπειρωμάτων 4 σπείρας ἀνὰ ἵντσαν πρόκειται νὰ κοπῆ κοχλίας μὲ μίαν ἀρχὴν καὶ μὲ μοντοὺλ $m = 1$ (1,5) [2]. Ζητεῖται νὰ εύρεθοῦν: α)- Οἱ ἀνταλλακτικοὶ ὀδοντωτοὶ τροχοί. β) Νὰ γίνη σχέδιον τοποθετήσεώς των. γ) Νὰ γίνη δοκιμὴ διὰ τὴν ἀκρίβειαν τῶν ὑπολογισθέντων τροχῶν. Ό τόρνος διαθέτει σειράν ἀνταλλακτικῶν ὀδοντωτῶν τροχῶν ἀπὸ 20 ἔως 125 ἀνὰ 5 ὀδοντας καὶ δ ὀδοντωτὸς τροχὸς τῶν 127 ὀδόντων.
5. α) Ἔνας πεῖρος διαμέτρου $\frac{5}{16} \left(\frac{3}{8} \right) \left[\frac{5}{8} \right]$ ἵντσας εἶναι δυνατὸν νὰ περάσῃ εἰς ὅπτην ὀνοιχθεῖσαν μὲ τρύπανον διαμέτρου 8,5 (10) [16] mm;
- β) Τί μᾶς χρησιμεύουν οἱ ἐλικοειδεῖς αὔλακες εἰς τὰ τρύπανα;

Ο Μ Α Σ 16η

1. α) Εἰς τί πλεονεκτεῖ τὸ ἀκτινωτὸν δράπτανον (radial) ἀπὸ τὸ κοινόν;
- β) Ποια τὰ ἐργαλεῖα ἐνὸς καμινευτηρίου καὶ ποία ἡ κυρία χρῆσις τοῦ καθενός;
- γ) Πῶς καὶ ἀπὸ ποῦ λαμβάνει κίνησιν τὸ ἐργαλειοφορεῖον εἰς τὸν τόρνον;
2. α) Τί πρέπει νὰ προσέχωμε, ὅταν τοποθετοῦμε ἔνα σμυριδοτροχὸν εἰς τὸν τόρνονά του;
- β) Δίδεται παχύμετρον μὲ ὑποδιαιρέσεις εἰς χιλιοστὰ καὶ βερνιέρον.
- Ἐὰν αἱ 9 (19) [49] ὑποδιαιρέσεις τοῦ κανόνος ἀντιστοιχοῦν εἰς 10 (20) [50] ὑποδιαιρέσεις τοῦ βερνιέρου, νὰ εύρεθῇ ἡ ἀκρίβεια τοῦ παχυμέτρου.
3. α) Ποία ἡ προετοιμασία ἐλασμάτων δι’ ὁξυγονοκόλλησιν καὶ δι’ ἡλεκτροσυγκόλλησιν καὶ ποία τὰ ἐλαττώματα τῶν ὁξυγονοκόλλήσεων;
- β) Τί σκοπὸν ἔχει ἡ ἀμφιδόντωσις (τσαπράρισμα) τῶν λεπίδων

πριόνων και ποία ή διαφορά αύτῆς είς τὰς λεπίδας μεταλλοπριόνων και ξυλοπριόνων;


4. α) Πῶς γίνεται ό χειρισμὸς ἐλικοτόμων κατὰ τὴν κατασκευὴν σπειρώματος; α) Εἰς τυφλὴν ὅπῃν καὶ β) εἰς ἀνοικτὴν ὅπῃν;
 β) Ποῖοι παράγοντες μᾶς ἀναγκάζουν νὰ αὔξομειώνωμε τὴν ταχύτητα περιστροφῆς τῶν τορνευομένων τεμαχίων;
 γ) Τί καλεῖται καμινοσυγκόλλησις καὶ πόσων εἰδῶν καμινοσυγκολλήσεις ἔχομε;
5. α) Εἰς τὴν φραῖζαν ἐνὸς μηχανουργείου θέλομε νὰ κόβωμε ὁδόντας εἰς ὁδοντωτοὺς τροχούς, μὲ μοντοὺλ 1, 1,5, 1,75, 2. Πόσους κοπτῆρας ὁδόντων πρέπει νὰ διαθέτῃ τὸ ἐργαλειοδοτήριον τοῦ μηχανουργείου;
 β) Ὑπολογίσατε τὴν πλαγίαν μετάθεσιν τῆς κουκουβάγιας τόρνου διὰ τὴν ἐπεξεργασίαν κωνικοῦ ἀντικειμένου μεγάλης διαμέτρου $D = 60$ (62) [70] mm, μικρᾶς διαμέτρου $d = 55$ (55) [63] mm καὶ μήκους $l = 400$ (420) [450] mm.

4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ

‘Οδηγίαι διὰ τὰς πτυχιακὰς ἐξετάσεις τοῦ Μηχανολογικοῦ Σχεδίου

‘Ο μαθητὴς κατὰ τὴν προσέλευσίν του, διὰ νὰ ἐξετασθῇ εἰς τὸ Μηχανολογικὸν Σχέδιον, πρέπει νὰ εἶναι ἐφωδιασμένος μὲ τὰ κάτωθι ὑλικὰ καὶ ἔργαλεῖα σχεδιάσεως:

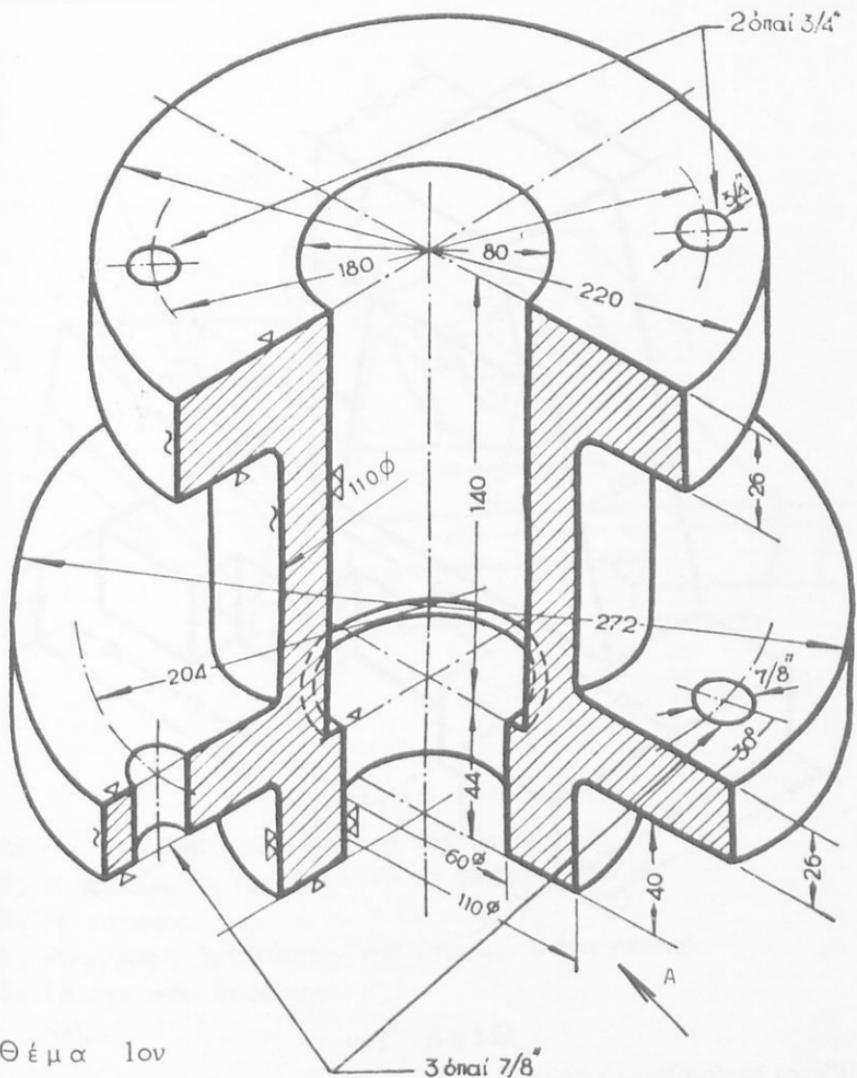
1. Μίαν πινακίδα διαστάσεων 500×600 mm.
2. Δύο φύλλα χάρτου σχεδιάσεως λευκοῦ διαστάσεων 297×420 mm.
3. “Ἐνα ὑποδεκάμετρον.
4. “Ἐνα διαβήτην μολυβίοῦ.
5. “Ἐνα ταῦ ἀναλόγου μήκους πρὸς τὴν πινακίδα.
6. Δύο τρίγωνα. “Ἐνα τῶν 45° καὶ ἔνα τῶν $30^{\circ} - 60^{\circ}$.
7. Μίαν γομμαλάστιχα.
8. Δύο μολύβια.
9. “Ἐνα μοιρογνωμόνιον.
10. Πινέζες ἢ σελλοτέΐπ.
11. “Ἐνα καμπυλόγραμμον.
12. Τὸ παρὸν βιβλίον θεμάτων.



Δίδεται χυτοσιδηροῦς στυπειοθάλαμος καὶ ζητοῦνται:

- Ἡ πρόσωψις εἰς ἡμιτομὴν κατὰ τὴν διεύθυνσιν A.
- Αἱ κατακλίσεις τῶν 2 φλαντζῶν διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῶν ὀπῶν.
- Ἄναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1:2

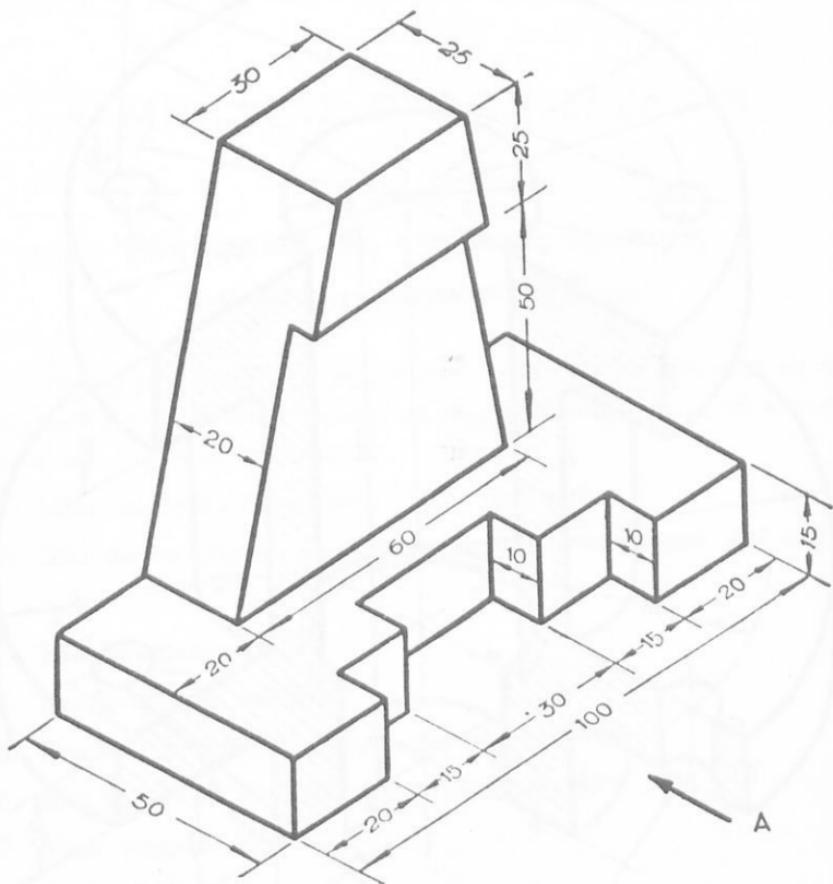


Θέμα 2ον

Δίδεται χυτοσιδηροῦν στοιχεῖον μηχανῆς καὶ ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόοψις κατὰ τὴν διεύθυνσιν A.
- β) Ἡ κάτοψις.
- γ) Ἡ πλαγία ὅψις μὲ ἐργαλεῖα σχεδιάσεως καὶ μὲ ἐλεύθερο χέρι.
- δ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων.
- ε) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

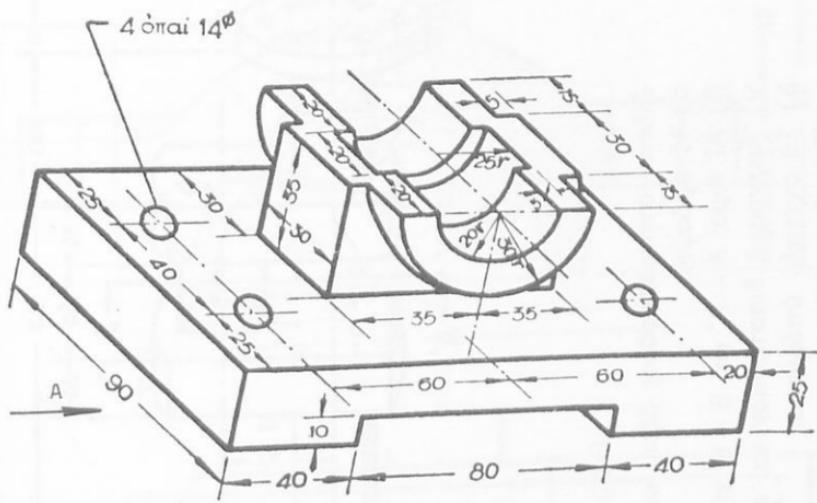


Θ ἐ μ α 30ν

Δίδεται χυτοσιδηροῦν ἔδρανον καὶ ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόσωψις εἰς ἡμιτομὴν κατὰ τὴν διεύθυνσιν A.
- β) Ἡ κάτωψις.
- γ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- δ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1


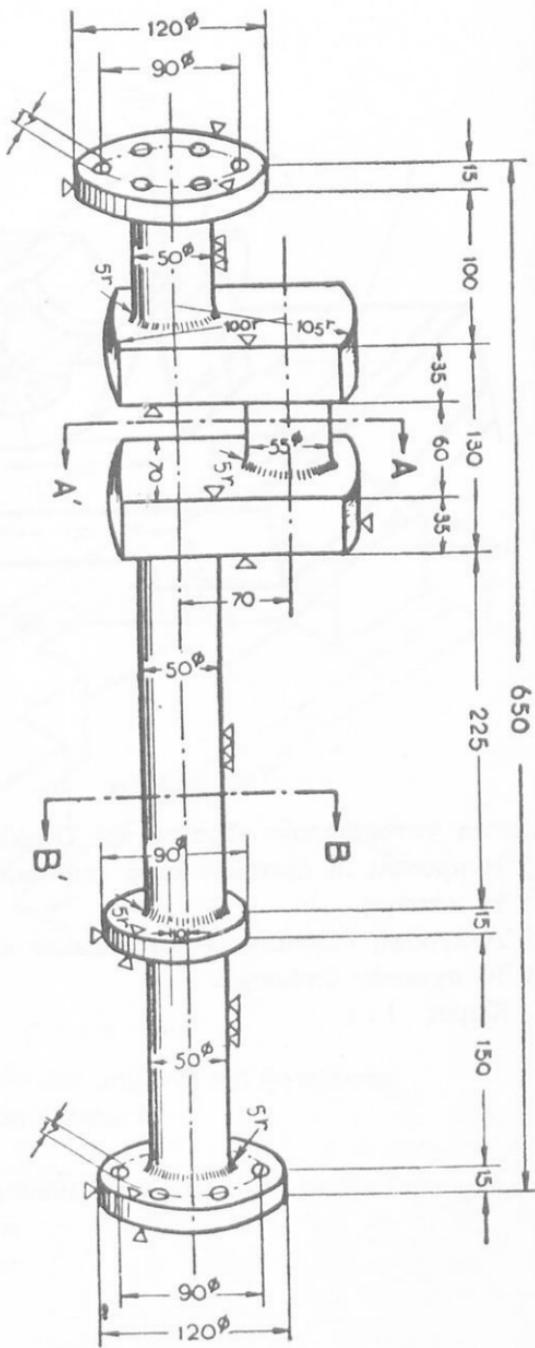


$\Theta \dot{\epsilon} \mu \alpha$ 4ον

Δίδεται στροφαλοφόρος δξών και ζητοῦνται:

- α) Ή πρόσψις.
- β) Αἱ τομαὶ A – A' καὶ B – B' εἰς πλαγίαν ὅψιν.
- γ) Αναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- δ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλίμαξ 1 : 2,5

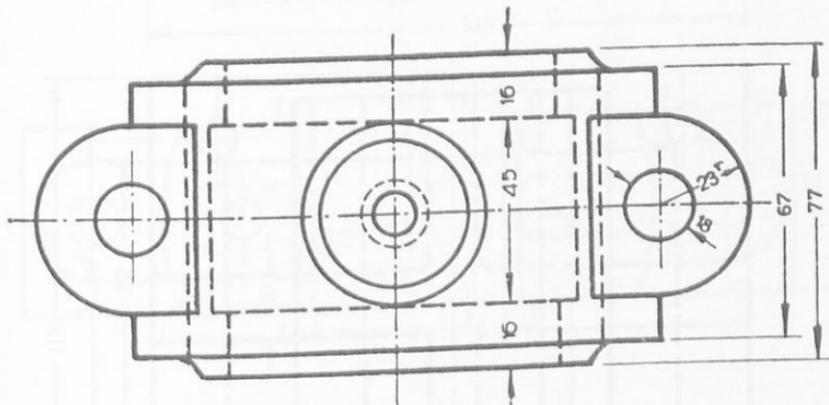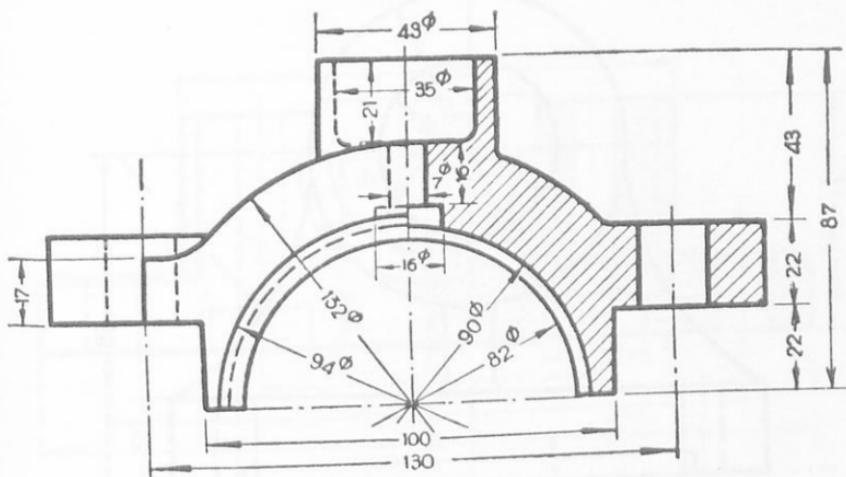


Θέμα 5ον

Δίδεται ἡ πρόσωψις εἰς ἡμιτομήν καὶ ἡ κάτοψις χυτοσιδηροῦ ἔδρανου καὶ ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόσωψις εἰς ἡμιτομήν καὶ ἡ κάτοψις ὡς δίδονται.
- β) Ἡ πλαγία ὄψις εἰς τομήν.
- γ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- δ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1


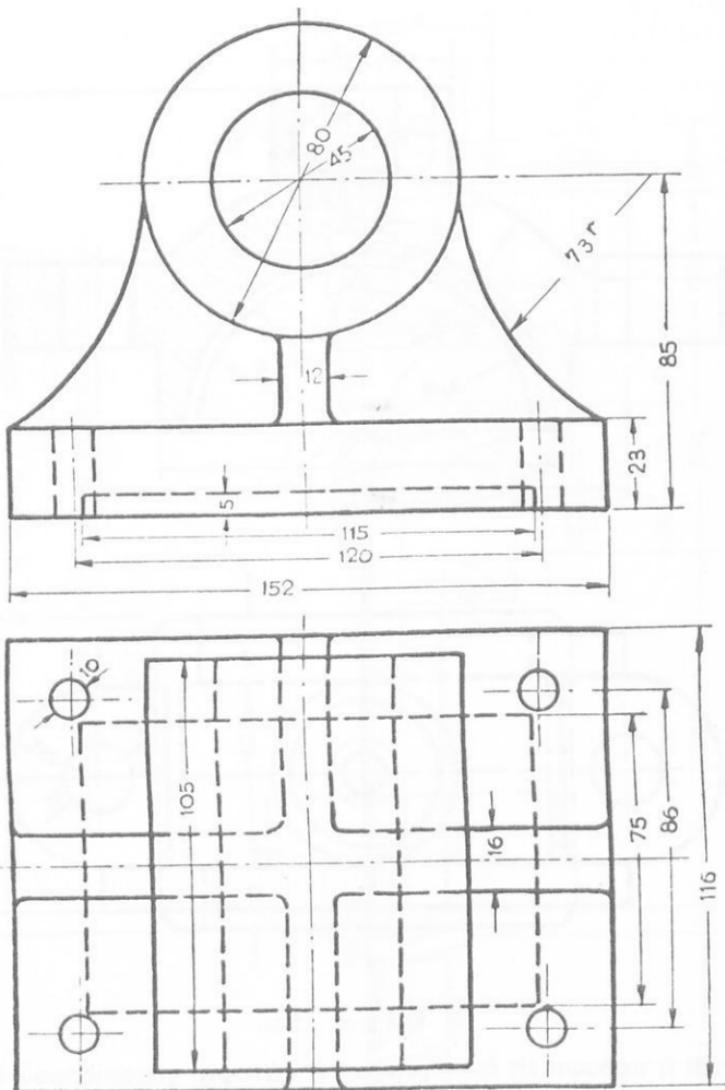


Θέμα 6ον

Δίδεται ἡ πρόσωψις καὶ ἡ κάτοψις χυτοσιδηροῦ ἔδρανου καὶ ζητοῦνται:

- Ἡ πρόσωψις καὶ ἡ κάτοψις ὡς δίδονται.
- Ἡ πλαγία ὅψις εἰς τομήν.
- Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

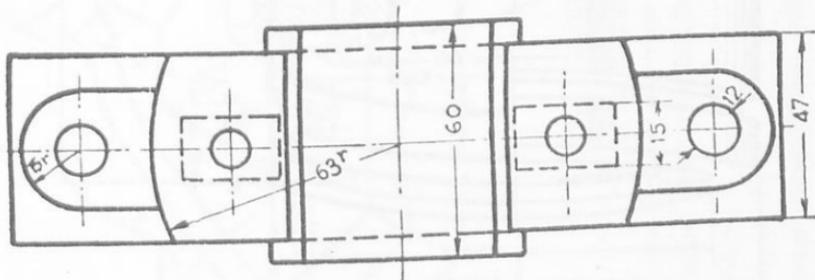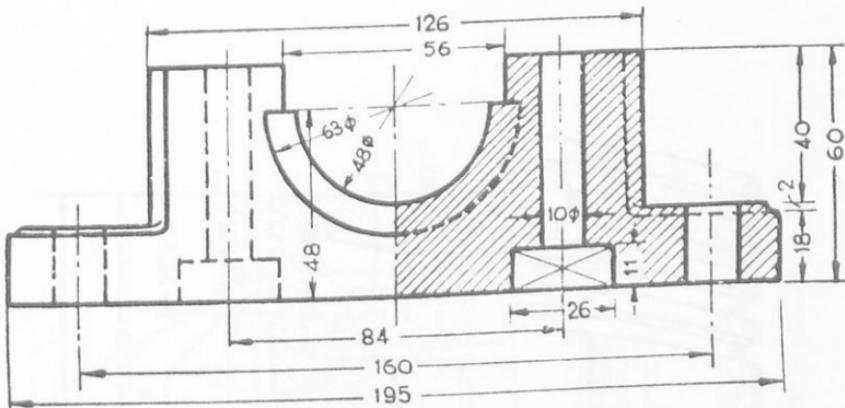


Θέμα 7ον

Δίδεται ή πρόοψις εἰς ἡμιτομὴν καὶ ή κάτοψις χυτοσιδηροῦ ἔδρανου καὶ ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόοψις εἰς ἡμιτομὴν καὶ ή κάτοψις ὡς δίδονται.
- β) Ἡ πλαγία ὄψις εἰς τομήν.
- γ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- δ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

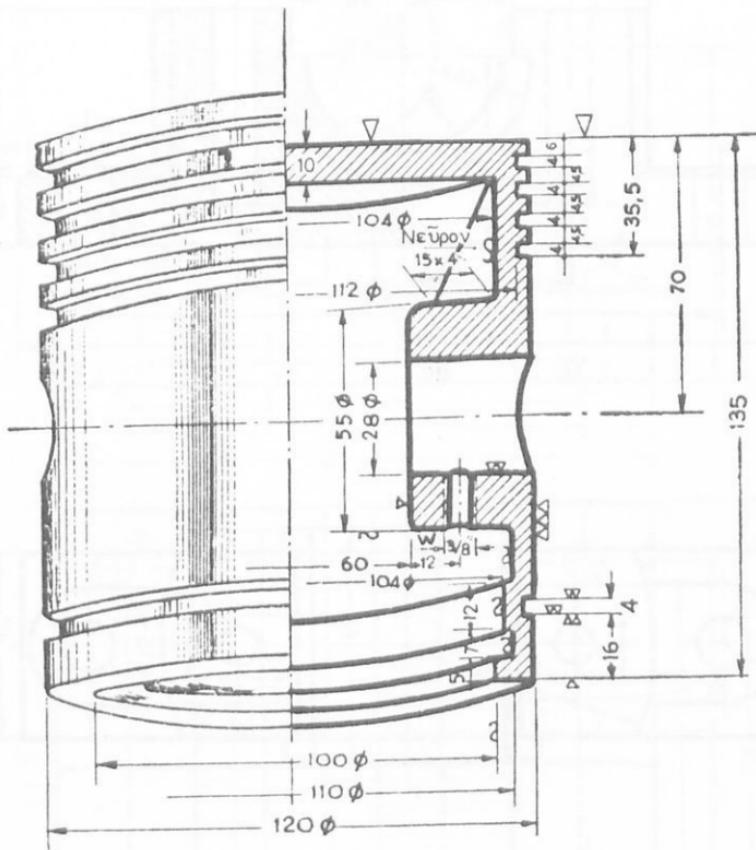


Θ ε μ α 80ν

Δίδεται ἔμβολον πετρελαιομηχανῆς καὶ ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόοψις εἰς ἡμιτομήν.
- β) Ἡ πλαγία ὅψις εἰς τομήν.
- γ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- δ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.


Κλῖμαξ 1 : 1

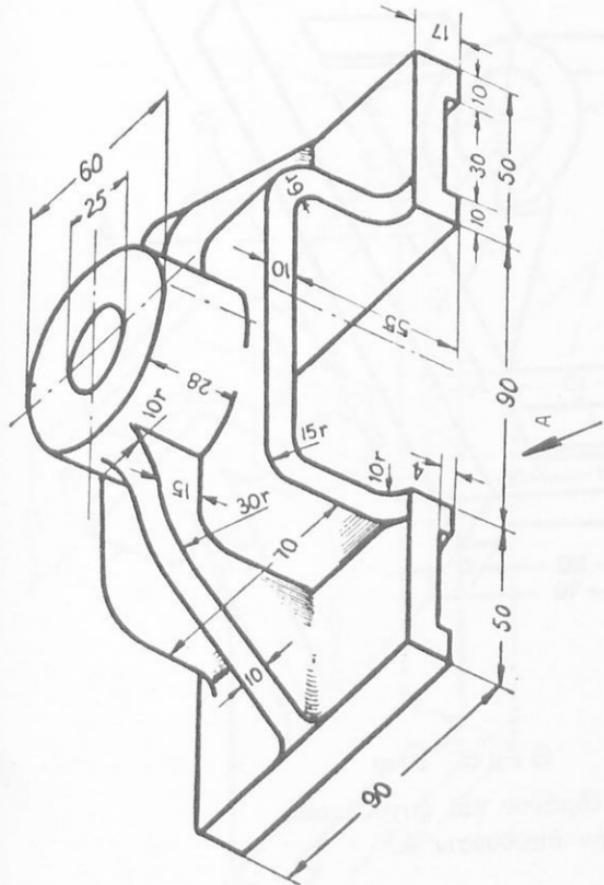

Θέμα 9ον

Διεῖται χυποστριθροῦν ἔδραυν καὶ ζητοῦνται:

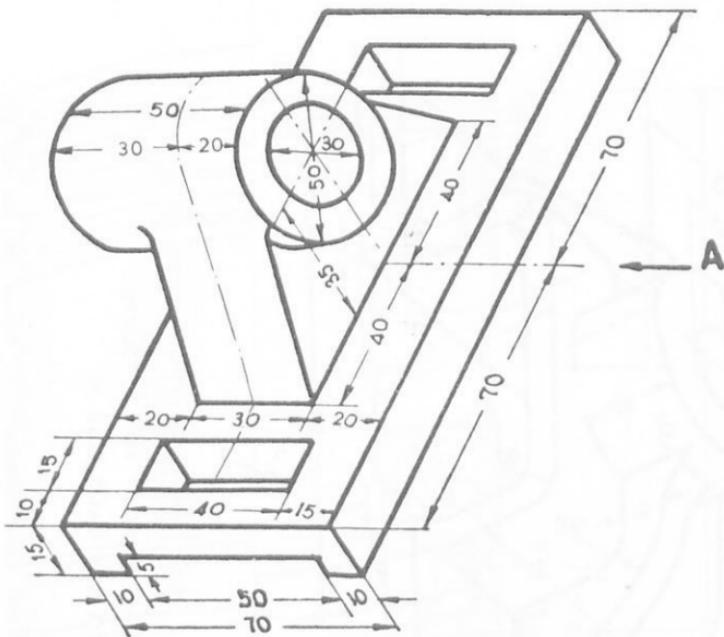- α) Η πρόσψις κατὰ τὴν διεύθυνσιν Α.
 - β) Η κάτωψις
 - γ) Η πλαγία δύψις.
 - δ) Αναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργαστικῶν.
 - ε) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.
- Κλίμαξ 1 : 1




$\Theta \approx \mu \alpha 10\text{ov}$

Δίδεται χυτοοιδηροῦν ἔδρανον καὶ ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόοψις κατὰ τὴν διεύθυνσιν A.
- β) Ἡ κάτοψις.
- γ) Ἡ πλαγία ὄψις.
- δ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- ε) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

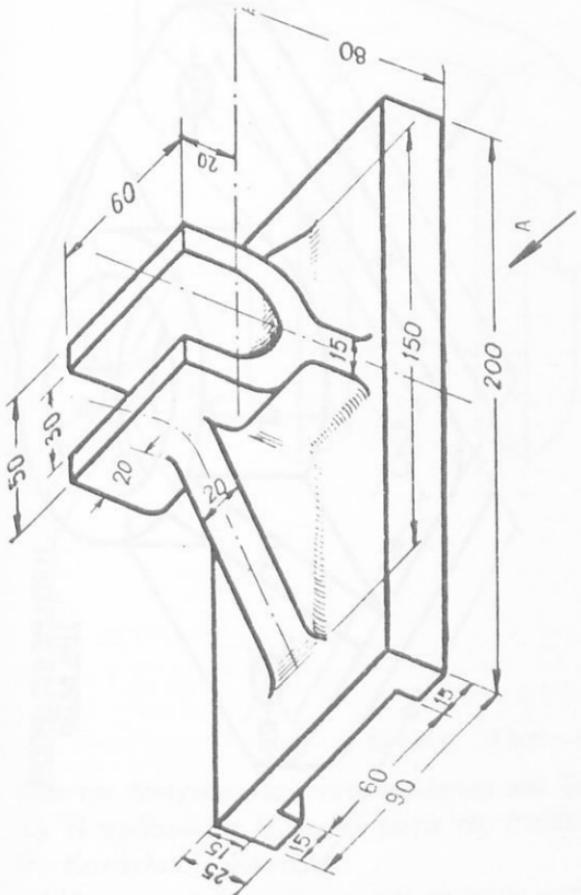

$\Theta \in \mu \alpha 11\circ v$


Δίδεται χυτοσιδηροῦν ἔδρανον καὶ ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόψις εἰς τοὺ�ν κατὰ τὴν διεύθυνσιν A.
- β) Ἡ κάτωψις.

γ) Ἡ πλαγία ὅψις.

- δ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων καπεργασίας.
- ε) Τὸ σχετικὸν ὑπόλογημα.

Κλίμαξ 1 : 1

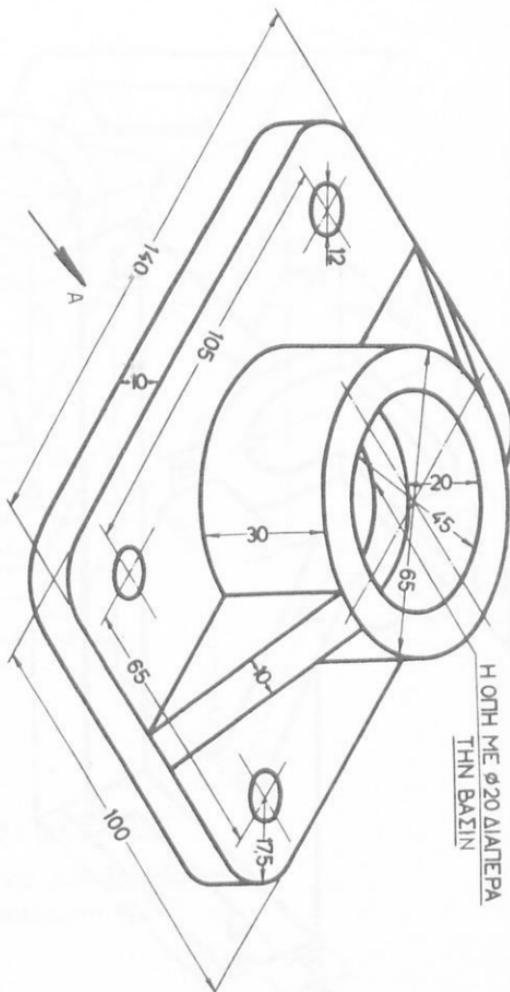


$\Theta \in \mu \sigma 120v$

Διδεται ύποστηριγμα ὅξονος και ζητοῦνται:

- α) Ή πρόσωψις εἰς ήματομήν κατὰ τὴν διεύθυνσιν Α.
- β) Ή κάποιψις.
- γ) Άναγραφή διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- δ) Τὸ σχετικὸν ύπόμυντμα.

Κλίμαξ 1 : 1

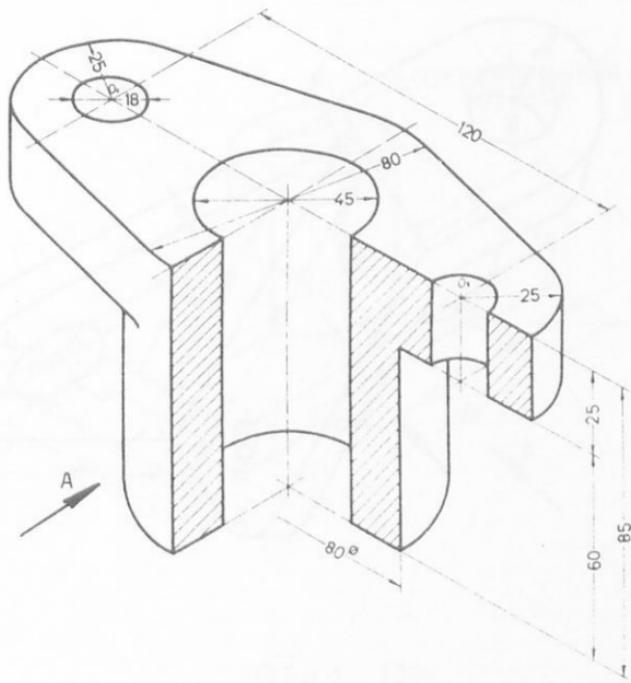


$\Theta \approx \mu \alpha = 130^\circ$

Δίδεται όρειχάλκινος στυπειοθλίπτης και ζητοῦνται:

- α) Ή πρόψις εἰς ήμιτομήν κατὰ τὴν διεύθυνσιν A.
- β) Κατάκλισις φλάντζας.
- γ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- δ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

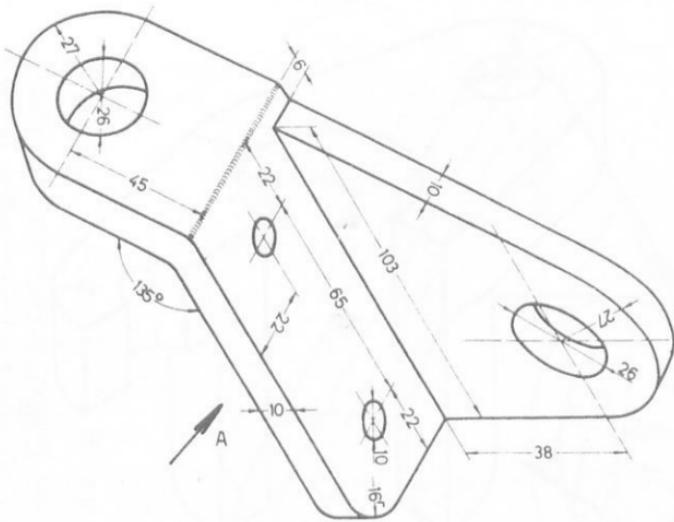

Θέμα 14ον

Δίδεται σιδηροῦν συνδετικὸν ἔξαρτημα καὶ ζητοῦνται:

α) Ἡ πρόοψις κατὰ τὴν διεύθυνσιν A.


β) Ἡ κάτοψις.

γ) Ἡ πλαγία ὄψις.

δ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων.

ε) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

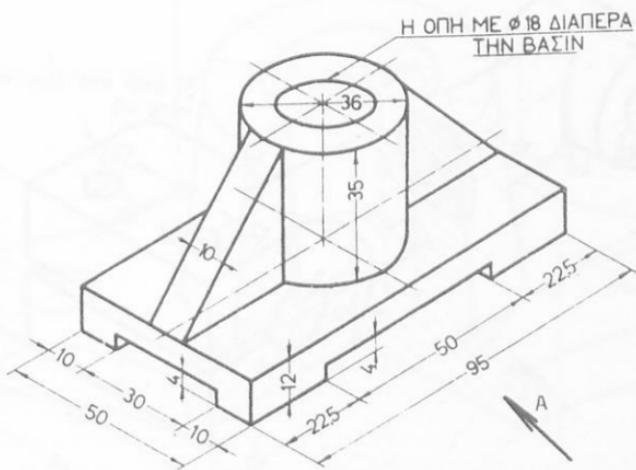


$\Theta \approx \mu \alpha = 15^{\circ}$

Δίδεται ύποστήριγμα κατακορύφου αξονος και ζητοῦνται:

- α) Η πρόοψις εις ήμιτομήν κατά τὴν διεύθυνσιν A.
- β) Η πλαγία ὄψις.
- γ) Αναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- δ) Τὸ σχετικὸν ύπόμνημα.

Κλῖμαξ 2,5 : 1

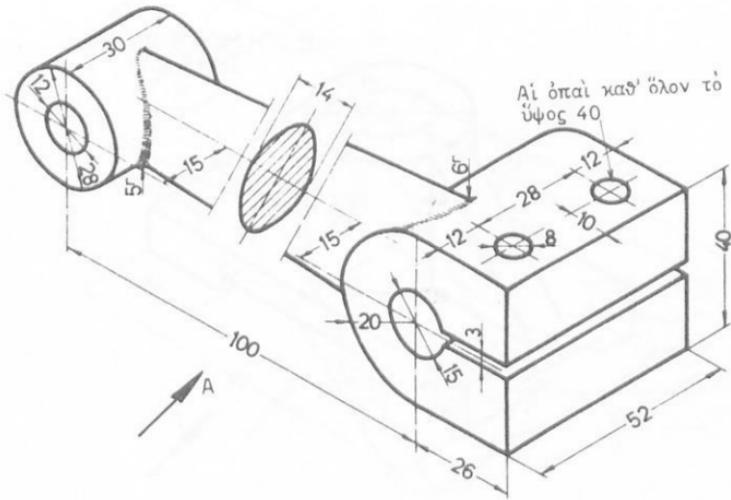


Θέμα 16ον

Δίδεται ήλεκτρολογικὸν ἔξαρτημα καὶ ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόσωψις κατὰ τὴν διεύθυνσιν Α.
- β) Τομὴ καὶ κατάκλισις νεύρου εἰς πρόσωψιν.
- γ) Ἡ κάτωψις.
- δ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- ε) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλίμαξ 2,5 : 1

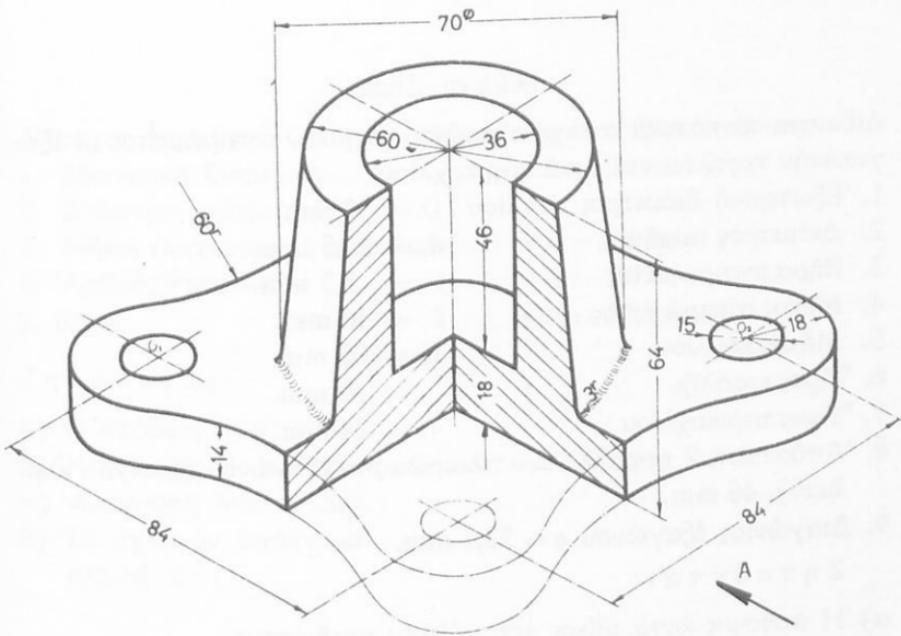

Θ ἐ μ α 17ον

- Δίδεται βάσις κατακορύφου ἄξονος καὶ ζητοῦνται:
- Ἡ πρόσωψις εἰς ἡμιτομὴν κατὰ τὴν διεύθυνσιν Α.
 - Ἡ κάτοψις.
 - Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
 - Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

Θέμα 18ον

Δίδονται τὰ κάτωθι στοιχεῖα κοχλίου μετρικοῦ σπειρώματος μὲν ἔξαγωνικήν κεφαλὴν καὶ μετὰ περικοχλίου:

1. Ἐξωτερικὴ διάμετρος κοχλίου $D = 30 \text{ mm.}$
2. Διάμετρος πυρῆνος » $d_\pi = 25,5 \text{ mm.}$
3. Βῆμα σπειρώματος » $t = 3,5 \text{ mm.}$
4. Μῆκος σπειρώματος » $l = 40 \text{ mm.}$
5. Μῆκος κοχλίου $L = 100 \text{ mm.}$
6. "Υψος κεφαλῆς » $= 19 \text{ mm.}$
7. "Υψος περικοχλίου » $= 24 \text{ mm.}$
8. Ἀπόστασις 2 παραλλήλων πλευρῶν τοῦ ἔξαγώνου (ἄνοιγμα κλειδιοῦ) 46 mm.
9. Διαγώνιος ἔξαγώνου $e = 53,1 \text{ mm.}$

Ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόοψις κατὰ μῆκος τοῦ φύλλου σχεδιάσεως.
- β) Ἡ κάτοψις.
- γ) Ἡ πλαγία ὅψις.
- δ) Ἡ ἀναγραφὴ διαστάσεων.
- ε) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 2 : 1

Σημ.: Ἡ σχεδίασις τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ περικοχλίου νὰ γίνη κατὰ τὸν πρακτικὸν τρόπον. Ἡ σχεδίασις τοῦ σπειρώματος νὰ γίνη μὲ συνθηματικὴν παράστασιν.

Θέμα 19ον

Δίδονται τὰ κάτωθι στοιχεῖα ἑλικοειδοῦς ἐλατηρίου πιέσεως.

1. Ἐξωτερικὴ διάμετρος	$D = 50 \text{ mm.}$
2. Διάμετρος σύρματος	$d = 5 \text{ mm.}$
3. Μῆκος ἐλατηρίου μὴ φορτισμένου	$L = 108 \text{ mm.}$
4. Ἀριθμὸς σπειρῶν	$n = 10.$
5. Βῆμα	$t = 10,3 \text{ mm}$

Ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόοψις εἰς τομήν.
- β) Ἡ πρόοψις εἰς πλήρη ὅψιν.
- γ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων.
- δ) Τὸ σχετικὸν ύπόμνημα.

Κλῖμαξ 2 : 1

Θ ἐ μ α 20ον

Δίδονται τὰ κάτωθι στοιχεῖα τμήματος στεγανῆς ἡλώσεως δύο ἔλασμάτων, διπλῆς σειρᾶς ἥλων (άπλης τομῆς ἀνευ ἀρμοκαλύπτρας).

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Πάχος ἔλασματος | $s = 10 \text{ mm.}$ |
| 2. Βῆμα ἡλώσεως | $t = 67 \text{ mm.}$ |
| 3. Ἀπόστασις δύο γειτονικῶν σειρῶν ἥλων | $e_1 = 40 \text{ mm.}$ |
| 4. Ἀπόστασις ἥλων ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα ἄκρα
τῶν ἔλασμάτων ἥλου | $e = 30 \text{ mm.}$ |
| 5. Διάμετρος ἥλου | $d = 20 \text{ mm.}$ |
| 6. Ἀριθμὸς ἥλων 6. | |
| 7. Διάμετρος κεφαλῆς ἥλου 36 mm. | |
| 8. "Υψος κεφαλῆς ἥλου 14 mm. | |
| 9. Μῆκος ἥλου 50 mm. | |

Ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόοψις εἰς τομήν.
- β) Ἡ κάτοψις.
- γ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων.
- δ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

Θέμα 21ον


Δίδονται τὰ κάτωθι στοιχεῖα τμήματος στεγανῆς ἡλώσεως δύο ἐλασμάτων, ἀπλῆς σειρᾶς ἥλων (διπλῆς τομῆς μὲ διπλῆν ἄρμοκαλύπτραν).

1. Πάχος ἐλάσματος καὶ ἄρμοκαλύπτρας $s = 10 \text{ mm.}$
2. Βῆμα ἡλώσεως $t = 67 \text{ mm.}$
3. Ἀπόστασις ἥλων ἀπὸ ἄκρα ἐλάσματος $e = 40 \text{ mm.}$
4. Ἀπόστασις ἥλων ἀπὸ ἄκρα ἄρμοκαλύπτρας $e_1 = 30 \text{ mm.}$
5. Διάμετρος ἥλου $d = 20 \text{ mm.}$
6. Ἀριθμὸς ἥλων 6.
7. Διάμετρος κεφαλῆς ἥλου $= 36 \text{ mm.}$
8. Γύψος κεφαλῆς ἥλου $= 14 \text{ mm.}$
9. Μῆκος ἥλου 60 mm.

Ζητοῦνται :

- α) Ἡ πρόοψις εἰς τομήν.
- β) Ἡ κάτοψις.
- γ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων.
- δ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλίμαξ 1 : 1

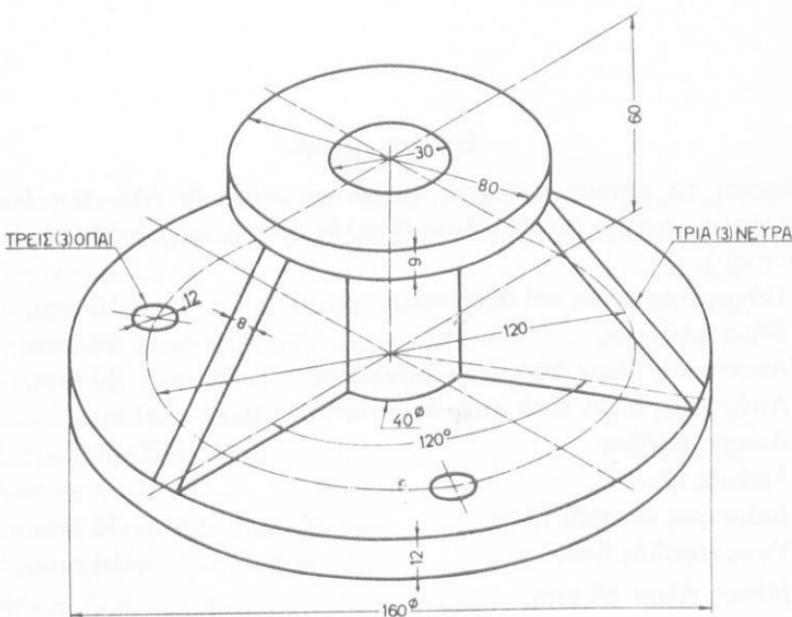

Θέμα 22ον

Δίδεται ύποστήριγμα κατακορύφου ἄξονος καὶ ζητοῦνται:

α) Ἡ πρόοψις εἰς τομὴν εἰς θέσιν ὁπῆς καὶ νεύρου.


β) Ἡ κάτοψις.

γ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων.

δ) Τὸ σχετικὸν ύπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

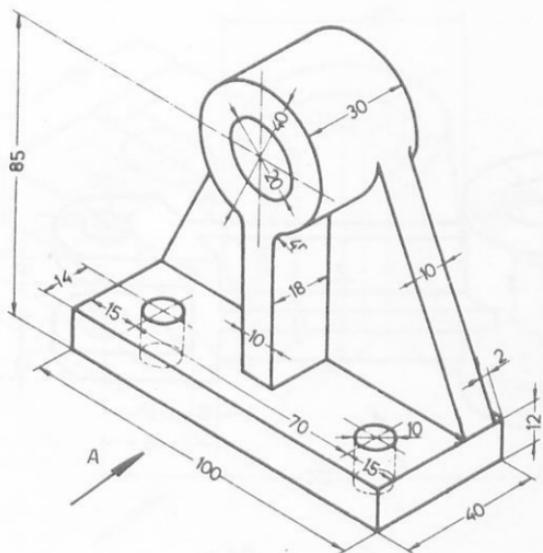Σημ.: Ἡ κατασκευὴ τοῦ ἔξαρτήματος θὰ γίνη διὰ συγκολλήσεως. Παραστήσατε σχηματικῶς αὐτὴν ἐπὶ τοῦ σχεδίου.




Θ ἐ μ α 23ον

Δίδεται κουζινέτον καὶ ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόσωψις κατὰ τὴν διεύθυνσιν A.
- β) Ἡ πλαγία ὅψις εἰς τομήν.
- γ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων.
- δ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 2 : 1

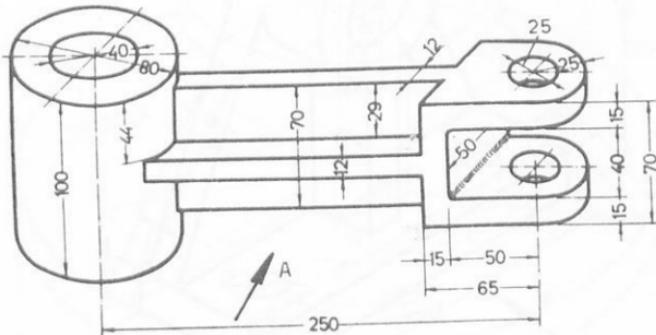Σ η μ. : Ἡ κατασκευὴ τοῦ κουζινέτου θὰ γίνη διὰ συγκολλήσεως τοῦ κυλίνδρου καὶ τῆς βάσεως μετὰ τῶν νεύρων. Παραστήσατε σχηματικῶς αὐτὴν ἐπὶ τοῦ σχεδίου.




Θέμα 24ον

Δίδεται συνδετικός μοχλός και ζητοῦνται:

- α) Ή πρόσωψις εἰς τομήν κατὰ τὴν διεύθυνσιν A.
- β) Ή κάτοψις.
- γ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων.
- δ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1; 1

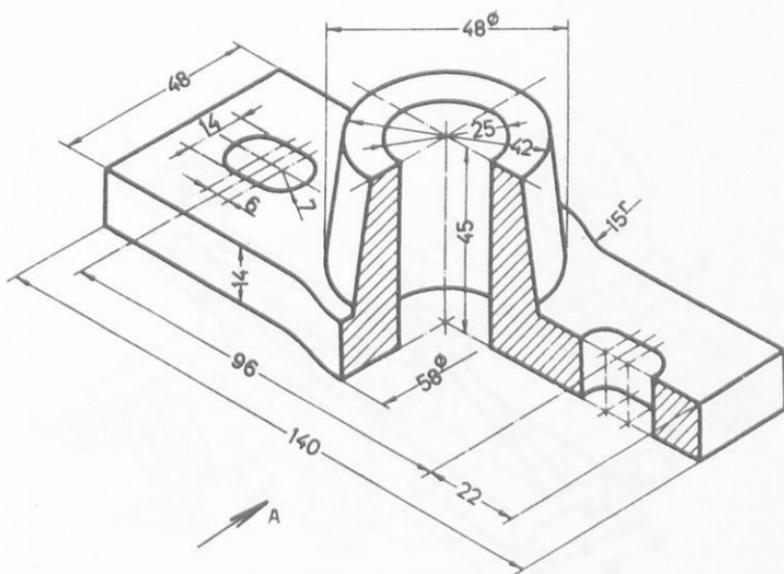
Σημ.: Ἡ κατασκευὴ τοῦ συνδετικοῦ μοχλοῦ θὰ γίνη διὰ συγκολλήσεως τοῦ κυλίνδρου. Παραστήσατε σχηματικῶς αὐτὴν ἐπὶ τοῦ σχεδίου.



Θέμα 25ον

Δίδεται χυτοσιδηροῦς όδηγός καὶ ζητοῦνται:

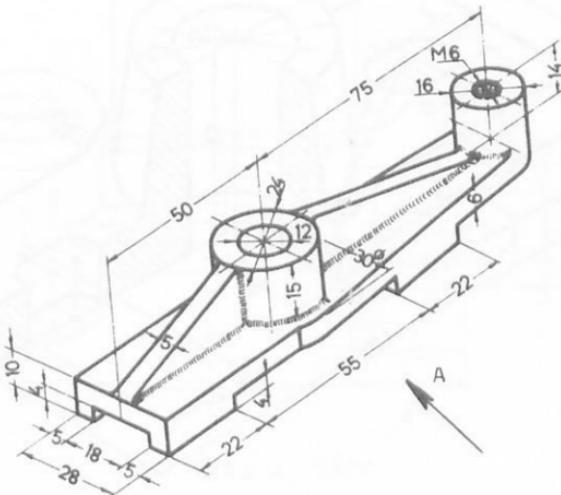- α) Ἡ πρόσωψις εἰς ἡμιτομὴν κατὰ τὴν διεύθυνσιν A.
 - β) Ἡ κάτοψις.
 - γ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
 - δ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.
- Κλίμαξ 1 : 1




Σημ. Τὸ πλάτος τῶν 18πηπη καθ' ὅλον τὸ μῆκος.

Θέμα 26ον

Δίδεται ἡλεκτρολογικὸν ἔξαρτημα καὶ ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόσφις εἰς τομὴν κατὰ τὴν διεύθυνσιν Α.
- β) Ἡ κάτοψις.
- γ) Ἡ πλαγία ὄψις.
- δ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- ε) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.


Κλῖμαξ 2 : 1

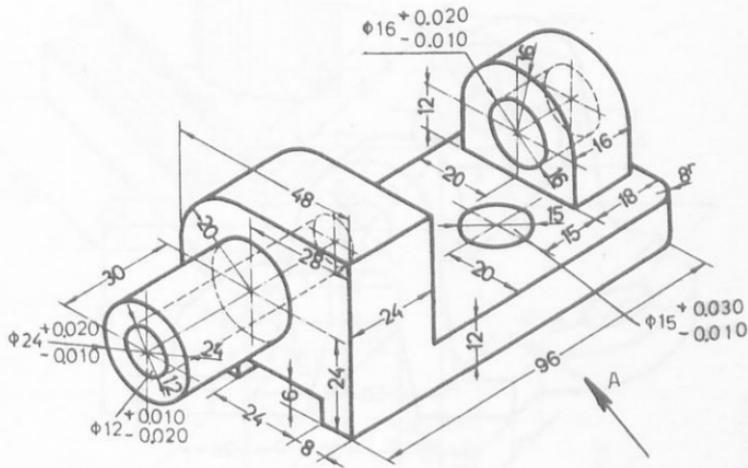

Θέμα 27ον

Δίδεται χυτοσιδηροῦς δόδηγός καὶ ζητοῦνται:

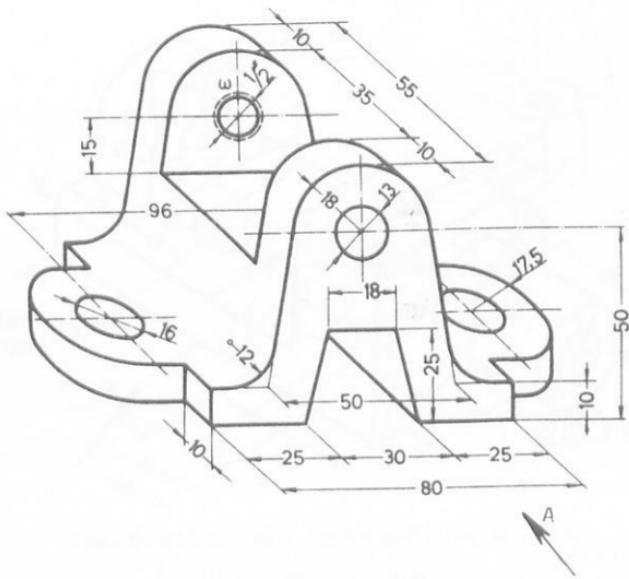- α) Ἡ πρόσωψις κατὰ τὴν διεύθυνσιν Α.
 - β) Ἡ κάτοψις.
 - γ) Ἡ πλαγία ῶψις.
 - δ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων (εἰς τὰς διαμέτρους μὲ ἀνοχάς).
 - ε) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.
- Κλῖμαξ 2 : 1




$\Theta \approx 28^\circ$

Δίδεται μηχανολογικὸν ἔξαρτημα καὶ ζητοῦνται:

- α) Ἡ πρόσοψις εἰς τομὴν κατὰ τὴν διεύθυνσιν Α.
- β) Ἡ κάτοψις.
- γ) Ἡ πλαγία ὅψις εἰς τομήν.
- δ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- ε) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

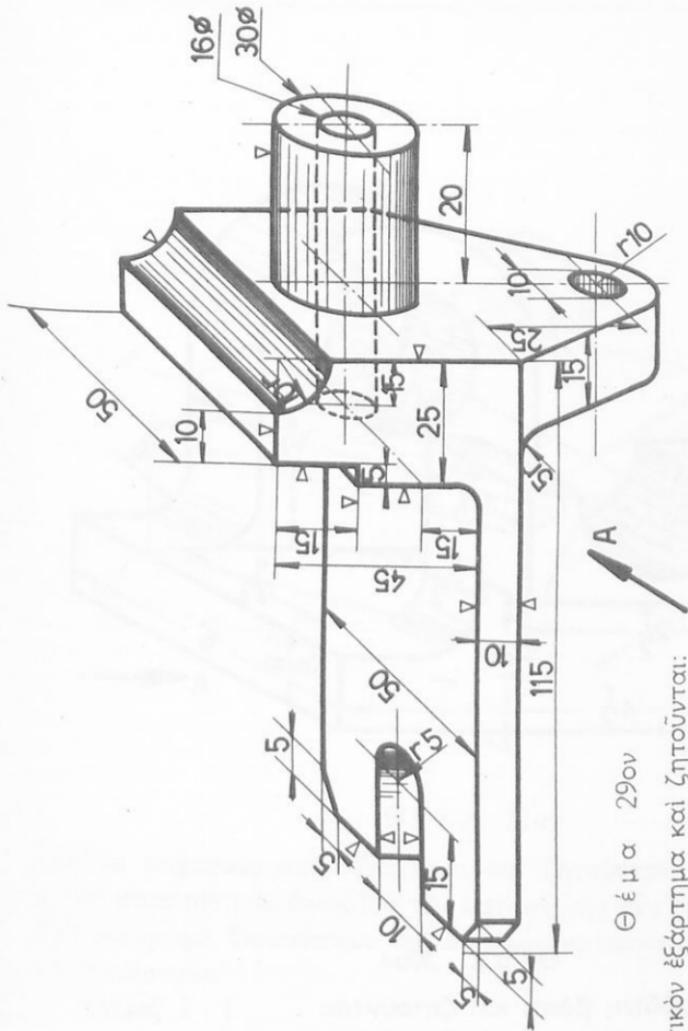


Δίδεται μηχανολογικόν έξαρτημα καὶ ζητοῦνται:
 α) Ἡ πρόσοψις εἰς τούτην κατὰ τὴν διεύθυνσιν Α.
 β) Ἡ κάπτουσις.

γ) Ἡ πλαγία σ ὅψις.

δ) Αναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
 ε) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλίμαξ 1 : 1

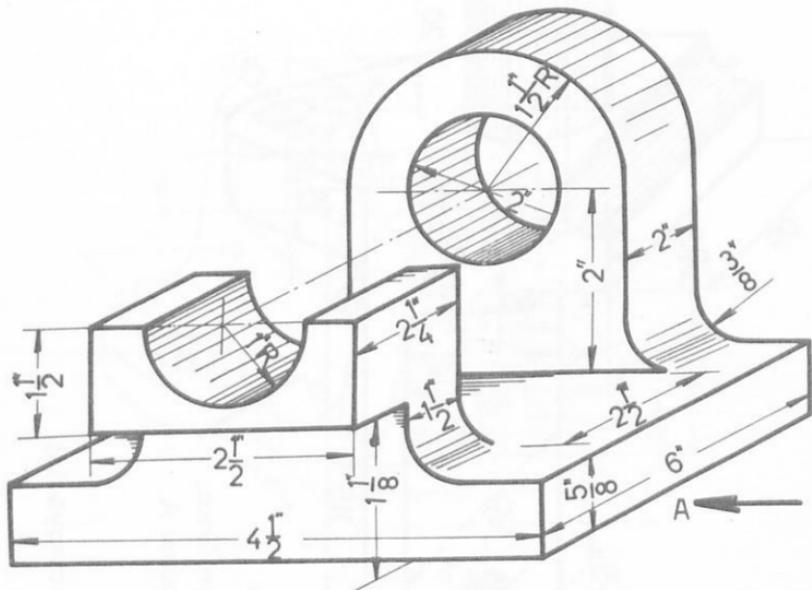


Θέμα 30ον

Δίδεται χυτοχαλυβδίνη βάσις και ζητοῦνται:

- α) Η πρόοψης εἰς τομήν κατὰ τὴν διεύθυνσιν Α.
- β) Η πλαγία ὄψις.
- γ) Ἀναγραφὴ διαστάσεων εἰς ἵντσας, σημεῖα κατεργασίας.
- δ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλίμαξ 1 : 1.

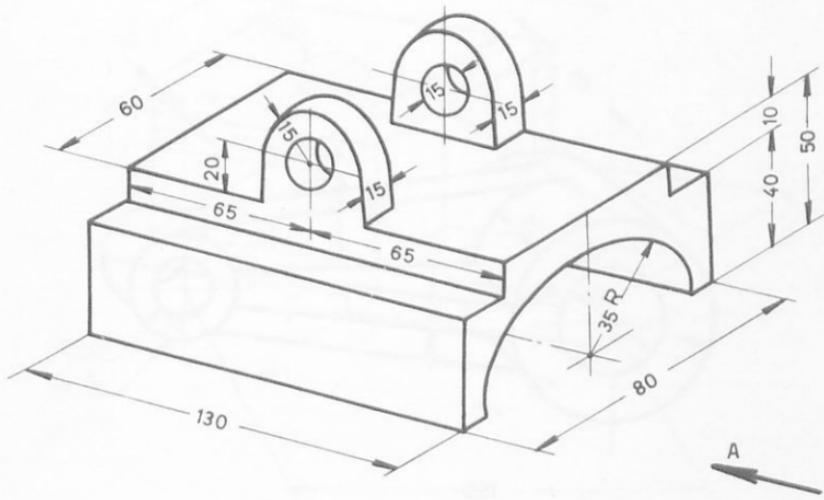


Θ έ μ α 31ov

Δίδεται μηχανουργικὸν ἔξάρτημα καὶ ζητοῦνται:

- α) Αἱ ἀπαραίτητοι ὅψεις διὰ τὴν κατασκευὴν του (μία ὅψις Α τομή).
- β) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- γ) Ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

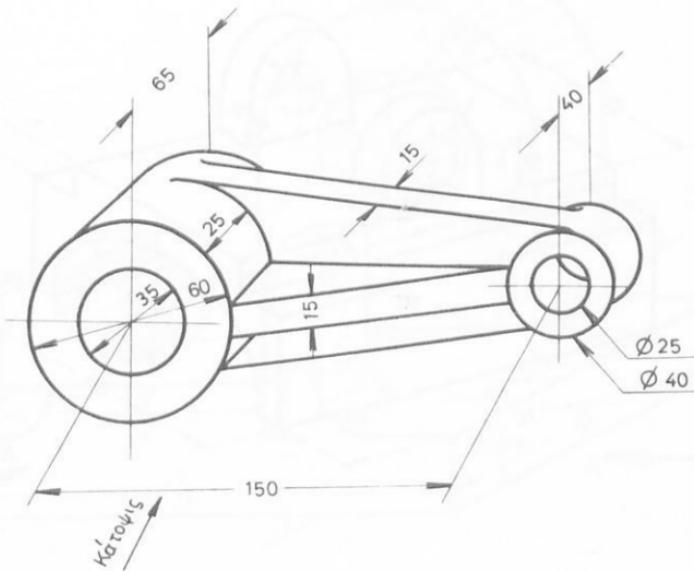


$$\Theta \in \mu \alpha \quad 320\text{ov}$$

Δίδεται έξαρτημα μηχανῆς καὶ ζητοῦνται:

- α) Αἱ ἀπαραίτητοι ὅψεις διὰ τὴν κατασκευήν του (μία ὅψις τομή).
- β) Ἀναγραφὴ διαστάσεων.
- γ) Ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

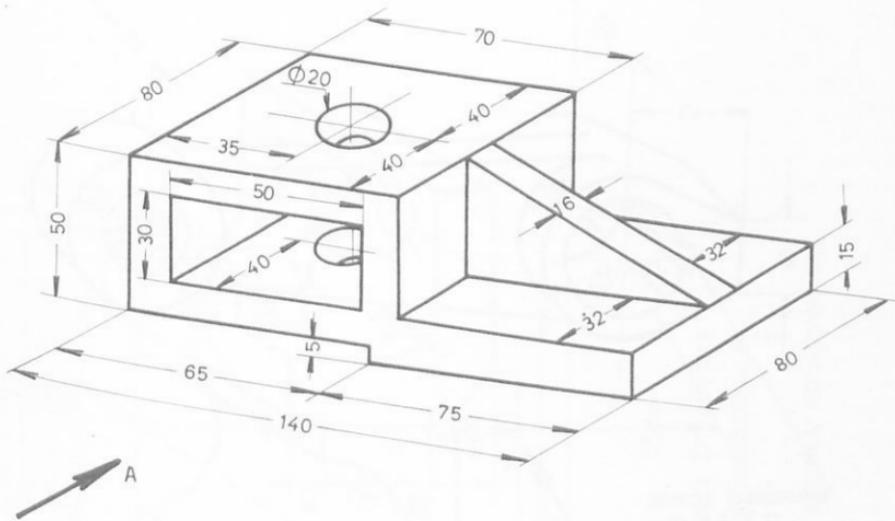


Θέμα 33ον

Δίδεται έξαρτημα μηχανῆς καὶ ζητοῦνται:

- α) Αἱ ἀπαραίτητοι ὅψεις διὰ τὴν κατασκευήν του (μία ὅψις τομή).
- β) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- γ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

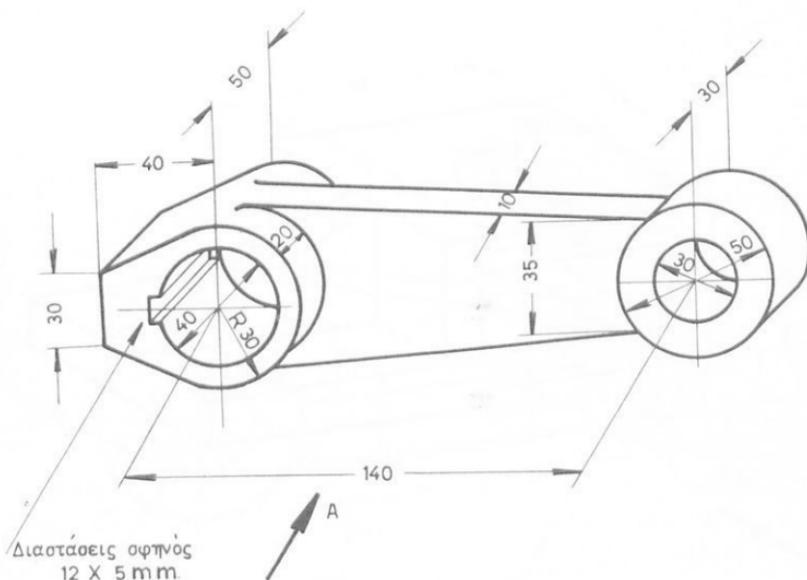


Θ ε μ α 34ον

Δίδεται βραχίων καὶ ζητοῦνται:

- α) Αἱ ἀπαραίτητοι ὅψεις.
- β) Ἀναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείων κατεργασίας.
- γ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλῖμαξ 1 : 1

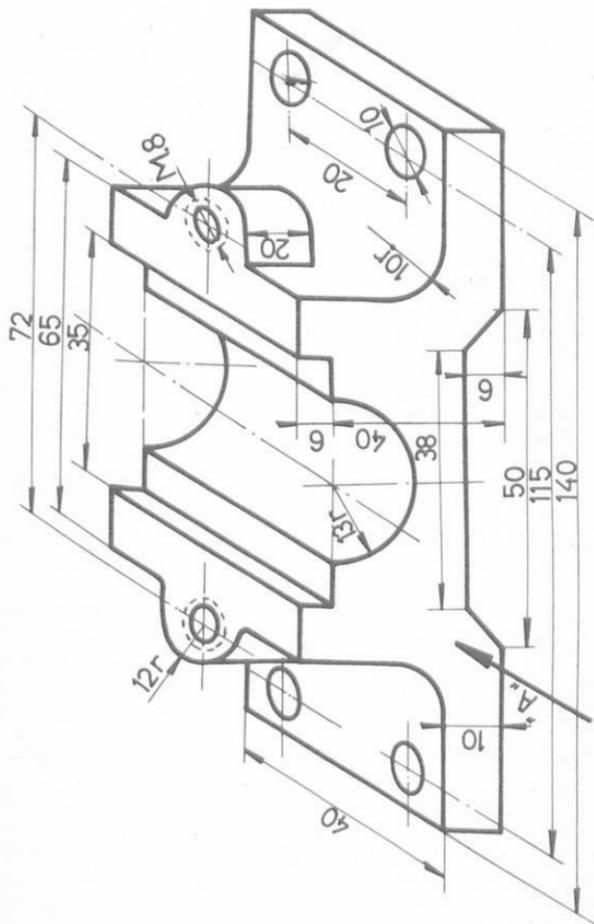

$\Theta = \mu \alpha = 35\text{ov}$

Δίδεται χυποστιβηροῦν ξύδρανον καὶ ζητοῦνται:

α) Η πρόσφις ἐν τομῇ κατὰ τὴν διεύθυνσιν Α.

β) Η κάπως.

γ) Αναγραφὴ διαστάσεων καὶ σημείου κατεργασίας.

δ) Τὸ σχετικὸν ὑπόμνημα.

Κλίμαξ 1 : 1



Τύποις : Ἀρχῶν Γ. ΡΟΔΗ — Ἀμαρουσίου 53 — Ἀμαρούσιον



0020560385

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ψεκαϊστοιηήκε από το Ματινό στο Εκπαιδευτικό Πολιτισμό