
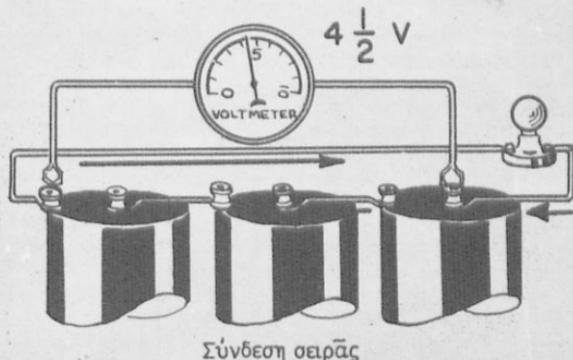


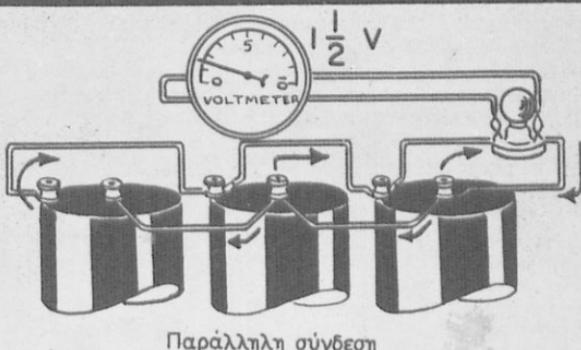

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Γεωργίου Κ. Κοτζάμπαση
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Ε.Μ.Π.



002
ΚΛΣ
ΣΤ2Β
2222



1954

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



ΕΠΑΙΔΕΥΣ ΑΝΓΓΛΙΚΑ
ΕΠΑΙΔΕΥΣ ΑΝΓΓΛΙΚΑ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Ο Εύγενιος Εύγενίδης, ό ιδρυτής καὶ χορηγός τοῦ «'Ιδρυματος Εύγενίδου», πολύ νωρίς πρόβλεψε καὶ σχημάτισε τήν πεποίθηση δτι ἡ ἀρτια κατάρτιση τῶν τεχνικῶν μας, σέ συνδυασμό μέ τήν ἑθνική ἀγωγή, θά ἦταν ἀναγκαῖος καὶ ἀποφασιστικός παράγοντας τῆς προόδου τοῦ Ἐθνους μας.

Τήν πεποίθησή του αύτή ὁ Εύγενίδης ἐκδήλωσε μέ τή γενναιόφρονα πράξη εὐεργεσίας, νά κληροδοτήσει σεβαστό ποσό γιά τή σύσταση 'Ιδρυματος πού θά εἶχε σκοπό νά συμβάλλει στήν τεχνική ἐκπαίδευση τῶν νέων τῆς Ἑλλάδας.

Ἐτοι τό Φεβρουάριο τοῦ 1956 συστήθηκε τό «'Ιδρυμα Εύγενίδου», τοῦ ὅποιου τήν διοίκηση ἀνέλαβε ἡ ἀδελφή του κυρία Μαριάνθη Σίμου, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία τοῦ διαθέτη.

Ἀπό τό 1956 μέχρι σήμερα ἡ συμβολή τοῦ 'Ιδρυματος στήν τεχνική ἐκπαίδευση πραγματοποιεῖται μέ διάφορες δραστηριότητες. 'Ομως ἀπ' αύτές ἡ σημαντικότερη, πού κρίθηκε ἀπό τήν ἀρχή ὡς πρώτης ἀνάγκης, εἶναι ἡ ἔκδοση βιβλίων γιά τούς μαθητές τῶν τεχνικῶν σχολῶν.

Μέχρι σήμερα ἐκδόθηκαν 150 τόμοι βιβλίων, πού ἔχουν διατεθεῖ σέ πολλά ἑκατομμύρια τεύχη, καὶ καλύπτουν ἀνάγκες τῶν Κατώτερων καὶ Μέσων Τεχνικῶν Σχολῶν τοῦ 'Υπ. Παιδείας, τῶν Σχολῶν τοῦ 'Οργανισμοῦ 'Απασχολήσεως 'Εργατικοῦ Δυναμικοῦ (ΟΑΕΔ) καὶ τῶν Δημοσίων Σχολῶν 'Εμπορικοῦ Ναυτικοῦ.

Μοναδική φροντίδα τοῦ 'Ιδρυματος σ' αύτή τήν ἐκδοτική του προσπάθεια ἦταν καὶ εἶναι ἡ ποιότητα τῶν βιβλίων, ἀπό ἄποψη ὅχι μόνον ἐπιστημονική, παιδαγωγική καὶ γλωσσική, ἀλλά καὶ ἀπό ἄποψη ἐμφανίσεως, ὥστε τό βιβλίο νά ἀγαπηθεῖ ἀπό τούς νέους.

Γιά τήν ἐπιστημονική καὶ παιδαγωγική ποιότητα τῶν βιβλίων, τά κείμενα ὑποβάλλονται σέ πολλές ἐπεξεργασίες καὶ βελτιώνονται πρίν ἀπό κάθε νέα ἔκδοση.

'Ιδιαίτερη σημασία ἀπέδωσε τό 'Ιδρυμα ἀπό τήν ἀρχή στήν ποιότητα τῶν βιβλίων ἀπό γλωσσική ἄποψη, γιατί πιστεύει δτι καὶ τά τεχνικά βιβλία, ὅταν εἶναι γραμμένα σέ γλώσσα ἄρτια καὶ δμοιδμορφή ἀλλά καὶ κατάλληλη γιά τή στάθμη τῶν μαθητῶν, μποροῦν νά συμβάλλουν στήν γλωσσική διαπαιδαγώγηση τῶν μαθητῶν.

"Ετσι μέ άπόφαση πού πάρθηκε ήδη άπό το 1956 όλα τά βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Τεχνίτη, δηλαδή τά βιβλία γιά τίς Κατώτερες Τεχνικές Σχολές, δημοτική μέ βάση τήν γραμματική τοῦ Τριανταφυλλίδη. Ή γλωσσική έπεξεργασία τῶν βιβλίων γίνεται άπό φιλολόγους τοῦ 'Ιδρυματος καί ἔτσι ἔξασφαλίζεται ἡ ἐνίαία σύνταξη καί ὁρολογία κάθε κατηγορίας βιβλίων.

'Η ποιότητα τοῦ χαρτιοῦ, τό εῖδος τῶν τυπογραφικῶν στοιχείων, τά σωστά σχήματα καί ἡ καλαίσθητη σελιδοποίηση, τό ἔξωφυλλο καί τό μέγεθος τοῦ βιβλίου περιλαμβάνονται καί αὐτά στίς φροντίδες τοῦ 'Ιδρυματος.

Τό 'Ιδρυμα θεώρησε δτι εἶναι ύποχρέωσή του, σύμφωνα μέ τό πνεῦμα τοῦ ιδρυτῆ του, νά θέσει στήν διάθεση τοῦ Κράτους ὅλη αὐτή τήν πείρα του τῶν 20 ἑτῶν, ἀναλαμβάνοντας τήν ἔκδοση τῶν βιβλίων καί γιά τίς νέες Μέσες Τεχνικές καί 'Ἐπαγγελματικές Σχολές νέου τύπου καί τά νέα Τεχνικά καί 'Ἐπαγγελματικά Λύκεια, σύμφωνα μέ τά 'Αναλυτικά Προγράμματα τοῦ Κ.Ε.Μ.Ε.

Τά χρονικά περιθώρια γι' αὐτή τήν νέα ἔκδοτική προσπάθεια ἦταν πολύ περιορισμένα καί ἵσως γι' αὐτό, ίδιας τά πρῶτα βιβλία αὐτῆς τῆς σειρᾶς, νά παρουσιάσουν ἀτέλειες στή συγγραφή ἡ στήν ἐκτύπωση, πού θά διορθωθοῦν στή νέα τους ἔκδοση. Γ' αὐτό τό σκοπό ἐπικαλούμαστε τήν βοήθεια ὅλων ὅσων θά χρησιμοποιήσουν τά βιβλία, ὥστε νά μᾶς γνωστοποιήσουν κάθε παρατήρησή τους γιά νά συμβάλλουν καί αύτοί στή βελτίωση τῶν βιβλίων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Άλεξανδρος Ι. Παππᾶς, Όμ. Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος.

Χρυσόστομος Φ. Καβουνίδης, Διπλ. Μηχ.-Ήλ. ΕΜΠ, 'Ἐπίτιμος Πρόεδρος ΟΤΕ, 'Αντιπρόεδρος.

Μιχαήλ Γ. 'Αγγελόπουλος, Τακτικός Καθηγητής ΕΜΠ, τ. Διοικητής ΔΕΗ.

Παναγιώτης Χατζηιωάννου, Μηχ.-Ήλ. ΕΜΠ, Γεν. Δ/ντής 'Ἐπαγ/κής 'Έκπ. 'Υπ. Παιδείας, 'Επιστημ. Σύμβουλος, Γ. Ρούσσος, Χημ.-Μηχ. ΕΜΠ.

Σύμβουλος ἐπί τῶν ἔκδόσεων τοῦ 'Ιδρυματος Κ.Α. Μανάφης, Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Παν/μίου 'Αθηνῶν.

Γραμματεύς, Δ.Π. Μεγαρίτης.

Διατελέσαντα μέλη ἡ σύμβουλοι τῆς 'Ἐπιτροπῆς

Γεώργιος Κακριδής † (1955 – 1959) Καθηγητής ΕΜΠ. 'Αγγελος Καλογερᾶς † (1957 – 1970) Καθηγητής ΕΜΠ, Δημήτριος Νιάνιας (1957 – 1965) Καθηγητής ΕΜΠ, Μιχαήλ Σπετσιέρης (1956 – 1959), Νικόλαος Βασιώτης (1960 – 1967), Θεόδωρος Κουζέλης (1968 – 1976) Μηχ.-Ήλ. ΕΜΠ.



E

3^B

6ΣΣ

Κοτζαμπάσης, Γεώργιος K.

Α' ΤΑΞΗ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Ε.Μ.Π.

ΑΘΗΝΑ
1981

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



009
ΚΝΣ
ΣΤΩΒ
2222

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΔΩΡΗΣΑΤΟ

Εγχειρίδιο Αθηναϊκών
λαζ. Αριθ. Νομού 1685. Έτος 1982

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

"Όταν ἡ Ἐπιτροπή Ἐκδόσεων τοῦ Ἰδρύματος Εὐγενίδου μοῦ ἀνέθεσε νά γράψω αὐτό τό βιβλίο, εἶναι ἀλήθεια πώς βρέθηκα σέ δύσκολη θέση.

Τό νά γράψεις μιά Ἡλεκτρολογία ἀπλή, σωστή καὶ κατανοητή γιά ἡλεκτροτεχνίτη, εἶναι κάτι τό συζητήσιμο, μά νά γράψεις Ἡλεκτρολογία γιά τό μηχανοτεχνίτη αὐτό πά γίνεται πρόβλημα.

"Όταν προγραμμάτισα τόν πίνακα περιεχομένων μέ βάση τό ἀναλυτικό πρόγραμμα τοῦ "Υπουργείου Παιδείας καὶ γενικά τό σκελετό τοῦ βιβλίου, ἔβαλα σάν βασικό μου σκοπό νά μάθει ὁ μηχανοτεχνίτης ἐκεῖνα πού τοῦ χρειάζονται γιά νά μήν κινδυνεύει. Νά ἀντιληφθεῖ δτι μαθαίνοντας βασικά πράγματα ἀπό τήν Ἡλεκτρολογία δέ γίνεται καὶ ἡλεκτρολόγος. "Ότι πρέπει νά ἔχει τά μάτια του δεκατέσσερα, κάθε φορά πού θά ἀναγκασθεῖ νά ἀσχοληθεῖ μέ ρεύματα. "Ότι πρέπει πάντα νά ἐλέγχει, ἂν εἶναι ἀσφαλή τά ὅργανα καὶ οἱ συσκευές πού χειρίζεται καὶ νά βεβαιώνεται, ἃν ἔχουν ληφθεῖ δλα τά μέτρα γιά τήν προστασία του ἀπό τό ρεῦμα.

Μπορῶ νά πῶ δτι τό βιβλίο αὐτό τό ᷂γραφα δύο φορές. Τήν πρώτη ξέφυγε ἀπό τό σκοπό του, ἀλλά μερικές σωστές παρατηρήσεις τοῦ συναδέλφου κ. Χρυσοῦ Καβουνίδη, τόν δποῖο καὶ ὄφείλω νά εύχαριστήσω, τό ἐπανέφεραν στό σωστό δρόμο.

Αὐτό πού ἔχει δάναγνώστης στά χέρια του εἶναι, φυσικά, τό ἀποτέλεσμα τῆς δεύτερης προσπάθειας. Τό ἃν ἀνταποκρίνεται ἢ δχι σωστά στή δουλειά του καὶ τό τί βελτιώσεις θά χρειασθεῖ, θά τό δείξει δ χρόνος καὶ οἱ παρατηρήσεις τῶν κ.κ. συναδέλφων, πού θά τό διδάξουν.

Τήν Ἐπιτροπή Ἐκδόσεων τοῦ Ἰδρύματος Εὐγενίδου ὄφείλω ἐπίσης νά εύχαριστήσω γιά τή θεώρηση τοῦ ᷂ργου ἀπό τήν παιδαγωγική καὶ γλωσσική σκοπιά.

·Ο συγγραφέας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

1.1 Εισαγωγή.

"Όλοι μας, πρίν άκομη άσχοληθούμε μέ τήν ήλεκτροτεχνία, άπολαύσαμε τίς άνεσεις, πού προσφέρει ό ήλεκτρισμός. Διαβάσαμε κάτω άπό τό φῶς μιᾶς ήλεκτρικῆς λάμπας, άκούσαμε ραδιόφωνο, εϊδαμε κινηματογράφο καί φάγαμε φαγητό μαγειρεμένο σέ ήλεκτρική κουζίνα.

"Αν έρωτηθοῦμε τί εἶναι ήλεκτρισμός, οι περισσότεροι θά άπαντήσουμε, καί λογικά, ότι ήλεκτρισμός εἶναι τό ήλεκτρικό φῶς, τό ραδιόφωνο, ή ήλεκτρική κουζίνα κλπ. Καί όμως δέν εἶναι αύτά ό ήλεκτρισμός. Αύτά εἶναι τά άποτελέσματα τῆς παρουσίας του κάθε φορά, πού ἔρχεται νά μᾶς ἔξυπηρετήσει, εἶναι ἐφαρμογές του, ὅπως λέμε.

1.2 Τί εἶναι καί ποῦ κατοικεῖ ό ήλεκτρισμός.

Οι εἰδικοί ἐπιστήμονες δέν κατάφεραν άκομη νά μᾶς ποῦν καθαρά τί εἶναι ήλεκτρισμός.


"Αν ἀνοίξουμε όμως μία Φυσική ἥ μία 'Ηλεκτροτεχνία γιά ήλεκτροτεχνίτες, θά διαβάσουμε ότι ήλεκτρισμός εἶναι **μία μορφή ἐνέργειας**, πού μπορεῖ νά παρουσιάζεται πότε σάν φῶς, πότε σάν θερμότητα καί πότε σάν κίνηση. Τίς μεταμορφώσεις αύτές τίς κάνει εύκολότερα ἀπό κάθε ἄλλη μορφή ἐνέργειας. Χάρη στήν ίδιότητά του αύτή οι ἐφαρμογές του στήν καθημερινή ζωή εἶναι πάρα πολλές.

"Ετσι θά τόν συναντάμε συχνά στή δουλειά μας καί συνεπῶς πρέπει νά ξέρομε ἀρκετά πράγματα γι' αὐτόν· ότι ἀφορᾶ δέ στήν ἔννοια τοῦ ήλεκτρισμοῦ, μᾶς ἀρκεῖ πρός τό παρόν νά γνωρίζομε ότι δέν **ύπάρχει** **ϋλη χωρίς ήλεκτρισμό**, **οὔτε καί ήλεκτρισμός χωρίς τήν παρουσία** **ϋλης**.

"Ἄς προσπαθήσουμε νά ἔξετασομε τή στενή αύτή σχέση.

‘Η ύλη, μᾶς λέει ή Φυσική, δέν εἶναι μονοκόμματη. Ἀποτελεῖται ἀπό πολύ μικρά κομμάτια, πού ὁνομάζονται **μόρια**. Τά μόρια σχηματίζονται ἀπό κάτι ἄλλα ἀκόμη μικρότερα κομμάτια, πού τά ὁνομάζομε **ἄτομα**. Μέχρι πρίν ἀπό λίγο καιρό οἱ ἐπιστήμονες νόμιζαν ὅτι τό ἄτομο εἶναι τό πιό μικρό κομμάτι, πού ὑπάρχει στήν ύλη. Σήμερα δῆμος μας γνωρίζομε ὅτι τό ἄτομο ἀποτελεῖται ἀπό ἄλλα μικρότερα κομμάτια, πού τά ὁνομάζουν **ἡλεκτρόνια, πρωτόνια, νετρόνια** κλπ. Ἀπό τά σωμάτια αὐτά, τά πρωτόνια καί τά νετρόνια βρίσκονται στό κέντρο τοῦ ἀτόμου, εἶναι βαριά καί ἀποτελοῦν τόν **πυρήνα**. Τά ἡλεκτρόνια εἶναι πολύ ἐλαφρά καί περιστρέφονται σέ καθορισμένες τροχιές γύρω ἀπό τόν πυρήνα.

Καί στά πρωτόνια καί στά ἡλεκτρόνια κατοικεῖ ἡλεκτρισμός. Ὁ μέν ἡλεκτρισμός τῶν ἡλεκτρονίων ὀνομάσθηκε **ἀρνητικός**, ὁ δέ ἡλεκτρισμός τῶν πρωτονίων **θετικός**. Στό σχῆμα 1.2 μέ τό σύμβολο (+) χαρακτηρίζονται τά πρωτόνια, ἐνώ μέ τό (–) τά ἡλεκτρόνια.

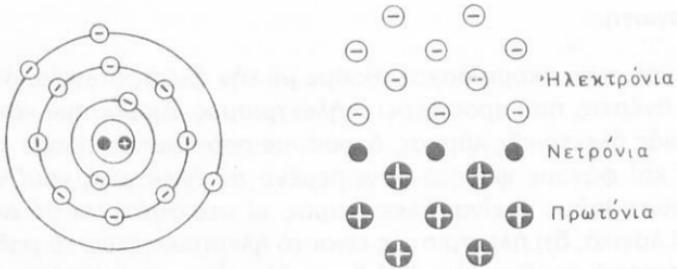

Σχ. 1.2.

‘Ο ἡλεκτρισμός τῶν ἡλεκτρονίων εἶναι τόσος, ὥστε νά ἰσορροπεῖ τόν ἡλεκτρισμό τῶν πρωτονίων.

Στά νετρόνια δεχόμαστε ὅτι κατοικεῖ καί θετικός καί ἀρνητικός ἡλεκτρισμός σέ ἴσες ποσότητες. ‘Ετσι ἐμφανίζονται ώς ἡλεκτρικῶς οὐδέτερα. Τά ἡλεκτρόνια εἶναι κατά κάποιο τρόπο δεσμευμένα μέ τά πρωτόνια καί μάλιστα τόσο πιό πολύ, ὅσο οἱ τροχιές τους εἶναι πιό κοντά στά πρωτόνια, γιατί πρωτόνια καί ἡλεκτρόνια ἔλκονται μεταξύ τους. Τά ἡλεκτρόνια τῶν ἔξωτερικῶν τροχιῶν δέν εἶναι τόσο δεμένα μέ τό ἄτομο καί μποροῦν μέ εύκολία νά ἀποσπῶνται ἀπό αὐτό.

‘Εδώ θά πρέπει νά κάνομε μία χρήσιμη παρατήρηση. Σέ κάθε κομμάτι ύλης ή ἀπόσταση μεταξύ τῶν ἀτόμων, πού τήν ἀποτελοῦν, εἶναι τόσο μεγάλη, καί τό μεταξύ τους διάστημα τόσο τεράστιο, ώς πρός τό μέγεθος τῶν ἀτόμων, ὥστε ἀνάμεσά τους νά ὑπάρχει ἔνα μεγάλο κενό. Σ’ αὐτό ἀκριβῶς τό κενό περιπλανῶνται ἐλεύθερα τά ἡλεκτρόνια, πού ἀποσπῶνται ἀπό τίς τροχιές τους.

1.3 Τί είναι ήλεκτρικό ρεῦμα.

“Ας δοῦμε τό θέμα αύτό λίγο πρακτικά. Παίρνομε ένα χάλκινο σύρμα. Σύμφωνα μέ αυτά πού είπαμε, έχει καί αύτό ήλεκτρόνια καί πρωτόνια. Πολλά άπό αυτά τά ήλεκτρόνια έχουν ζεφύγει από τά άτομα, στά όποια άνηκουν, καί γυρίζουν άτακτα, έλευθερα, χωρίς νόμους, μέσα στό κενό πού ύπαρχει μεταξύ τῶν άτόμων.

Αύτά τά άδεσποτα ήλεκτρόνια είναι τόσα πολλά, πού «είναι σύννεφο». Γι’ αύτό ἄλλωστε όνομάζονται καί **νέφος ήλεκτρονίων**.

Κάτω άπό είδικές συνθήκες, πού θά τίς έξετάσομε παρακάτω, τά άδεσποτα αύτά ήλεκτρόνια μπαίνουν σέ παράταξη καί άρχιζουν νά κινούνται πρός δρισμένη κατεύθυνση. Αύτή ή κίνηση είναι **ήλεκτρικό ρεῦμα**.

‘Η κίνηση αύτή είναι γιά τά δικά μας μέτρα πολύ άργη, γιά τίς δικές τους όμως διαστάσεις είναι τρομερά γρήγορη. “Ενα μέτωπο παρατάξεως ήλεκτρονίων, πού θά ταξίδευε χωρίς νά σταματά μέρα καί νύχτα, θά χρειαζόταν τρία χρόνια γιά νά διανύσει μιά μαραθώνια διαδρομή. Δέκα τέσσερα χιλιόμετρα ταξίδι σέ ένα χρόνο είναι μία τεράστια άποσταση γιά τίς διαστάσεις ένός ήλεκτρονίου.

Έδω όμως πρέπει νά προσέξουμε, ώστε νά μήν μπερδέψουμε αύτή τήν ταχύτητα κινήσεως τῶν ήλεκτρονίων μέ τό χρόνο, πού χρειάζεται γιά νά άναψει ένα φῶς, πού βρίσκεται στό τέρμα άπό ένα διακόπτη, πού είναι στήν άφετηρία.

Τό αναμμα γίνεται μέσα σέ κλάσμα δευτερολέπτου καί δχι μετά άπο τρία χρόνια.

Μέ τό γύρισμα τοῦ διακόπτη, τά ήλεκτρόνια, πού είναι μέσα στό χάλκινο σύρμα, παίρνουν τήν έντολή νά μποῦν σέ παράταξη. ‘Η έντολή αύτή φθάνει σέ κλάσμα τοῦ δευτερολέπτου σέ δλα τά ήλεκτρόνια σέ δλο τό μῆκος τοῦ σύρματος άπό τήν άφετηρία ώς τό τέρμα.

“Ετσι ξεκινοῦν τήν ίδια σχεδόν στιγμή τόσο τά ήλεκτρόνια, πού είναι κοντά στό διακόπτη, δσσο καί έκείνα, πού βρίσκονται στόν ήλεκτρικό λαμπτήρα.

1.4 Πῶς μποροῦμε νά έχομε ήλεκτρικό ρεῦμα.

Γιά νά τοποθετηθεῖ ένα σύννεφο ήλεκτρονίων σέ τάξη καί νά άρχισουν νά προχωροῦν τά παρατεταγμένα ήλεκτρόνια, πρέπει νά δώσει κάποιος τήν έντολή.

Αύτή τή δουλειά τήν κάνει μία **πηγή ήλεκτρικού ρεύματος**.

Τέτοιες πηγές είναι τό **ήλεκτρικό στοιχείο**, ή **μπαταρία** καί ή **γεννήτρια ρεύματος**.

“Αν πάρομε ένα χάλκινό σύρμα καί τίς άκρες του τίς ένώσομε μέ ένα ήλεκτρικό λαμπάκι, άσφαλως δέν θά περιμένομε νά δοῦμε φῶς.


"Αν öμως τώρα κόψομε τό σύρμα καί στίς δύο νέες äκρες του συνδέσομε τούς πόλους ένός ήλεκτρικού στοιχείου, σάν αύτά πού χρησιμοποιοῦμε στό τρανζίστορ, τότε άμεσως τό λαμπάκι άνάβει.

'Ο λόγος είναι öτι μέσα στό σύρμα κυκλοφόρησε ήλεκτρικό ρεῦμα, πού τό προκάλεσε τό ήλεκτρικό στοιχεῖο.

1.5 Τί είναι öνα ήλεκτρικό στοιχεῖο.

"Οπως εϊπαμε στήν παράγραφο 1.4, τό ήλεκτρικό στοιχεῖο είναι μία άπο τίς **πηγές** ήλεκτρικού ρεύματος.


"Αν μέσα σέ öνα γυάλινο δοχεῖο ρίξομε διάλυμα άμμωνιακοῦ äλατος ή θειικοῦ öξέος μέ νερό (**προσοχή!**: γιά νά κάνομε τό διάλυμα, δέν ρίχνομε ποτέ νερό μέσα στό öξύ, γιατί öπάρχει κίνδυνος νά προκαλέσομε öκρηζη, άλλα ρίχνομε λίγο - λίγο τό öξύ μέσα στό νερό) καί σ' αύτό το ποθετήσομε δύο λαμάκια, öνα χάλκινο καί öνα τσίγκινο, τό öνα öπέναντι στό äλλο, τότε öχομε öνα ήλεκτρικό στοιχεῖο. Τό öγρό λέγεται **ήλεκτρολύτης**, τά δέ λαμάκια τά öνομάζομε **ήλεκτρόδια**. Τίς äκρες τών ήλεκτροδίων, πού βρίσκονται öξω ἀπό τόν ήλεκτρολύτη, τίς λέμε **πόλους**. 'Ο χάλκινος πόλος θεωρεῖται **θετικός** πόλος καί ö τσίγκινος **άρνητικός**. 'Ο θετικός σημειώνεται μέ (+) καί ö άρνητικός μέ (-) (σχ. 1.5a). 'Η ροή τού ρεύματος öξω ἀπό τό στοιχεῖο γίνεται ἀπό τόν άρνητικό πόλο πρός τό θετικό.

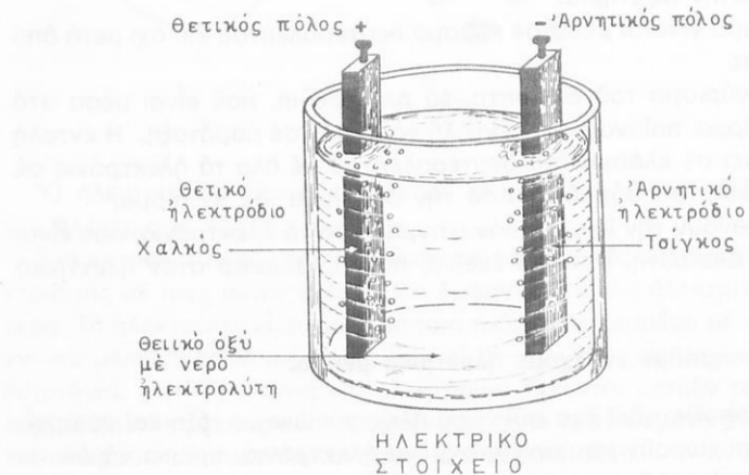

Σχ. 1.5a.

Tό σύνολο αύτό είναι ή πηγή, öπως εϊπαμε, πού δίνει τίς έντολές στά ήλεκτρόνια νά τοποθετηθοῦν σέ παράταξη καί νά ξεκινήσουν (σχ. 1.5β).

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

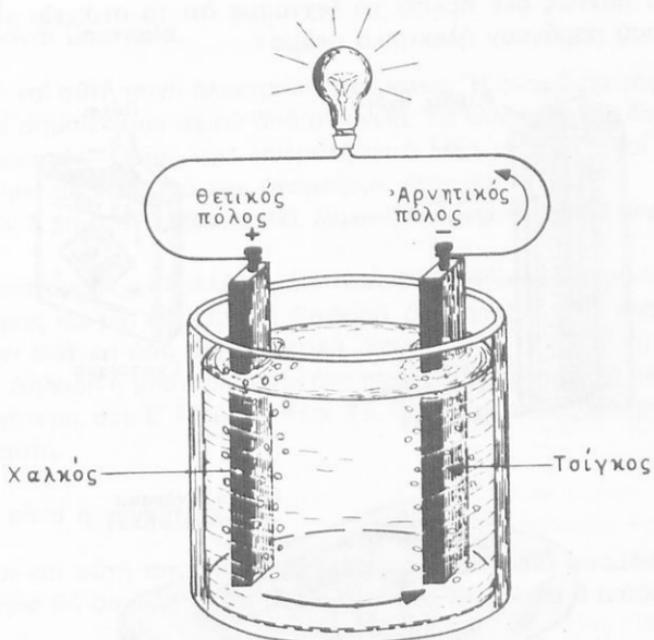

Σχ. 1.5β.

"Οσο κυκλοφοροῦν τά ήλεκτρόνια, τόσο λιγοστεύει τό τσίγκινο ήλεκτρόδιο καί σιγά - σιγά διαλύεται όλοκληρο μέσα στόν ήλεκτρολύτη καί μένει μόνο ὁ πόλος. Τότε λέμε ὅτι ἡ στήλη ἔξαντλήθηκε."

Τό στοιχεῖο αὐτό, πού εἴδαμε, λέγεται **ύγρο στοιχεῖο**. "Υπάρχει ὅμως καὶ ἕνας ἄλλος τύπος, πού λέγεται **ξερό στοιχεῖο** καί πού τόν χρησιμοποιοῦμε καθημερινά γιά τά τρανζίστορ, τά φανάρια τσέπης κλπ.


Στό ξερό στοιχεῖο ὁ ήλεκτρολύτης ζυμώνεται μέ πριονίδι ἢ ἀλεύρι. Τό άρνητικό ήλεκτρόδιο παίρνει τή μορφή ἐνός σπιρτόκουπου ἢ ἐνός μικροῦ σωλήνα σάν χοντρό μολύβι καί ἀποτελεῖ τό περίβλημα τοῦ στοιχείου. Τό χάλκινο ήλεκτρόδιο ἀντικαθίσταται ἀπό ἔνα κομμάτι καθαρό κάρβουνο (σχ. 1.5γ), πού προεξέχει στήν ἐπάνω ἐπιφάνεια τοῦ στοιχείου, ἢ ὅποια σφραγίζεται μέ πίσσα.

Τά στοιχεῖα αὐτά δέν διατηροῦνται πολύ, ἀκόμη καί ὅταν δέν χρησιμοποιοῦνται, γιατί ὁ ψευδάργυρος καταστρέφεται.


Σήμερα κατασκευάζονται **μοντέρνα στοιχεῖα**, πού ἔχουν ήλεκτρόδιο ἀπό τσίγκο καί ὀξείδιο τοῦ ύδραργύρου. Τά στοιχεῖα αὐτά εἶναι, γιά τήν ἴδια ίκανότητα, τρεῖς φορές μικρότερα ἀπό τά παλιά.

Τά ξερά στοιχεῖα, ὅταν ἔξαντληθοῦν, ἀχρηστεύονται. Συνεπῶς ὑστεροῦν ὡς πρός αὐτό ἀπό τά ύγρα στοιχεῖα, τά ὅποια μπορεῖ νά ξαναχρησιμοποιηθοῦν.

Γενικά πάντως δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ότι τά στοιχεῖα είναι σκευές πού παράγουν ήλεκτρικό ρεῦμα.

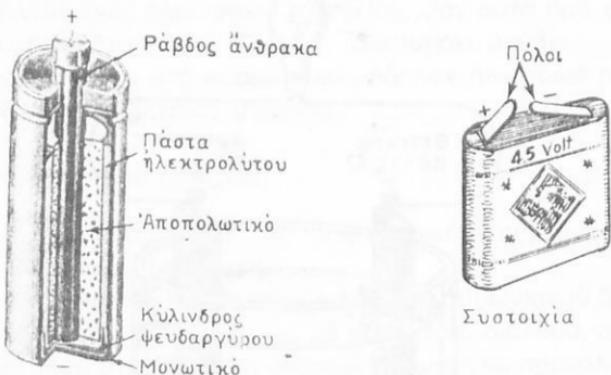

Σχ. 1.5γ.

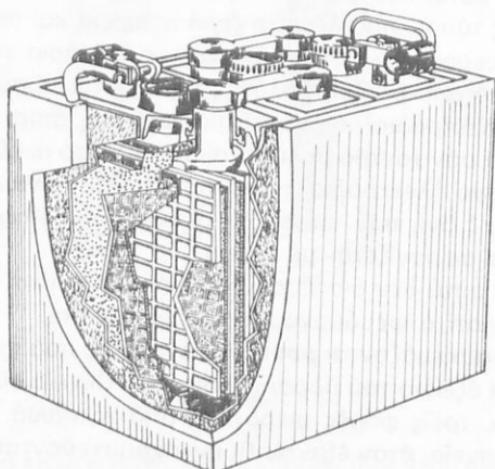

Σχ. 1.6.

1.6 Τί είναι μπαταρία.

Είναι καὶ αὐτή πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος. Ἡ ὄνομασία της είναι ξενική καὶ σημαίνει μία σειρά ἀπό στοιχεῖα. Τό ἐλληνικό της ὄνομα είναι **συσσωρευτής**. "Ομως ἔχει ἐπικρατήσει ἡ λέξη μπαταρία καὶ συνεπῶς μποροῦμε καὶ ἑμεῖς νά τήν ὄνομάζομε ἔτσι (σχ. 1.6).

"Οταν ἡ μπαταρία ἔξαντληθεῖ, λέμε ὅτι **ἐκφορτίσθηκε** ἢ **ξεφορτώθηκε**.

"Ἡ μπαταρία ἔχει πολλές ὁμοιότητες μέ τό ὑγρό ἡλεκτρικό στοιχεῖο. "Ἐχει δῆμως καὶ μία ούσιαστική διαφορά, ὅτι δηλαδή, ὅταν ἐκφορτισθεῖ, δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἀνταλλακτικά. Ξαναγεμίζει πάλι, ἀν τῆς δώσομε ρεῦμα. Δηλαδή ἡ μπαταρία είναι ἀποθήκη ρεύματος καὶ δχι παραγωγός.

'Αργότερα, στό Ε' Μέρος - Κεφ. 13, θά δοῦμε περισσότερα πράγματα γι' αὐτή.

1.7 Τί είναι ἡ γεννήτρια.

Είναι καὶ αὐτή πηγή ρεύματος καὶ μάλιστα ἡ πιό σπουδαία. Μέ τή γεννήτρια θά ἀσχοληθοῦμε ἀναλυτικά στό Κεφάλαιο 6 (παράγρ. 6.2).

1.8 Τί είναι ἀγωγός καὶ τί μονωτήρας.

Εἰδαμε ὅτι ἂν ἐνώσομε τούς πόλους ἐνός στοιχείου μέ ἔνα χάλκινο σύρμα, τότε μέσα σ' αὐτό τό σύστημα θά κυκλοφορήσει ἡλεκτρικό ρεῦμα καὶ θά ἀνάψει τό λαμπάκι, πού βρίσκεται ἀνάμεσα στίς ἄκρες τοῦ σύρματος.

"Ἄντι γιά χάλκινο εἴχαμε νικέλινο σύρμα, τά ἡλεκτρόνια θά συναντοῦσαν στό δρόμο τους τόσες πολλές δυσκολίες, πού είναι ἀμφίβολο ἂν θά ἀναβαν τό λαμπάκι. "Ἄν συνδέαμε τό λαμπάκι καὶ τό στοιχεῖο μέ ἔνα κορδόνι ἀπό μετάξι ἥ μέ ἔνα ραβδάκι ἀπό γυαλί ἥ πορσελάνη, τότε βέβαια δέν θά περνοῦσε καθόλου ρεῦμα καὶ τό λαμπάκι θά ἔμενε σβητό.

"Ορισμένα δηλαδή ύλικά ἔχουν τήν ιδιότητα νά ἀντιτάσσουν σοβαρές δυσκολίες στήν κίνηση τῶν ἡλεκτρονίων, ἐνῶ ἄλλα τούς ἐπιτρέπουν νά κινοῦνται ἐλεύθερα.

Τά πρῶτα, ὅπως π.χ. ἡ μίκα, τό γυαλί, ἡ πορσελάνη, τό μετάξι, τό χαρτί κλπ. ὄνομάζονται **μονωτήρες**.

Τά δεύτερα, ὅπως π.χ. τό ἀσήμι, ὁ χαλκός, τό χρυσάφι, τό ἀλουμίνιο καὶ γενικά ὅλα τά μέταλλα καὶ ἀκόμη οἱ ἡλεκτρολύτες, δηλαδή τά ύγρα τῶν μπαταριῶν, ὄνομάζονται **ἀγωγοί**.

"Οσο πιό λίγες δυσκολίες φέρνει ὁ ἀγωγός, τόσο καλύτερος είναι. "Οσο πιό πολλές δυσκολίες φέρνει ὁ μονωτήρας, τόσο καὶ αὐτός είναι καλύτερος.

Δέν ύπάρχουν φυσικά ούτε τέλειοι ἄγωγοί, ούτε τέλειοι μονωτῆρες. Ἐκόμη καὶ ὁ καλύτερος ἄγωγός παρουσιάζει κάποια δυσκολία στὸ πέρασμα τοῦ ρεύματος. Ἐπίσης δέν ύπάρχει μονωτήρας, πού νά εἶναι τόσο καλός, ώστε νά μήν ἀφήνει νά περάσουν ἔστω καὶ μερικά ἡλεκτρόvia.

1.9 Τί εἶναι τό ἡλεκτρικό κύκλωμα.

Προηγουμένως μιλήσαμε γιά τό σύστημα, πού μποροῦμε νά σχηματίσομε μέ ἔνα στοιχεῖο, δύο ἄγωγούς καὶ μία ἡλεκτρική λάμπα καὶ τό ὅποιο μπορεῖ νά μᾶς δώσει φῶς. Αὐτό εἶναι ἔνα στοιχειῶδες **ἡλεκτρικό κύκλωμα**. Μέσα σ' αὐτό τό ἡλεκτρικό κύκλωμα τά ἡλεκτρόνια ἀκολουθοῦν τόν ἔξης δρόμο: Ξεκινοῦν ἀπό τόν ἀρνητικό πόλο, ταξιδεύουν μέσα στόν ἄγωγό, περνοῦν ἀπό τή λάμπα, φθάνουν στό θετικό πόλο καὶ μέσα ἀπό τόν ἡλεκτρολύτη ξαναγυρίζουν στόν ἀρνητικό πόλο (σχ. 1.5β). “Ἐνα **πραγματικό** ἡλεκτρικό κύκλωμα, πού θά ἦταν δυνατόν νά τό χρησιμοποιήσομε στήν πράξη, πρέπει ἀκόμη νά περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον συσκευές: ἔνα **διακόπτη** καὶ μία **ἀσφάλεια**. Χάρη στίς δύο αὐτές συσκευές μποροῦμε νά ἐλέγχομε καὶ νά προστατεύομε τή λειτουργία τοῦ κυκλώματος.

‘Ο διακόπτης εἶναι ἔνα ὅργανο πού, ὅπως θά μάθομε ἀναλυτικότερα στό Κεφάλαιο 19, μᾶς βοηθᾶ στό νά τροφοδοτοῦμε εύκολα καὶ γρήγορα ἔναν ἄγωγό μέ ρεῦμα ἀπό μία ἡλεκτρική πηγή, χωρίς νά χρειάζεται κάθε φορά νά βιδώνομε ἢ νά ξεβιδώνομε κοχλίες. ‘Ο διακόπτης λοιπόν εἶναι σάν μιά πόρτα, πού ἀφήνει τό ρεῦμα νά περάσει στόν ἄγωγό ἢ τό σταματᾶ καὶ δέν τοῦ ἐπιτρέπει τήν εἰσοδο.


‘Η ἀσφάλεια εἶναι μία διάταξη, πού προστατεύει τό κύκλωμα ἀπό καταστροφή σέ περίπτωση ἡλεκτρικῆς ἀνωμαλίας. Τήν κατασκευή τῶν ἀσφαλειῶν θά τή δοῦμε λεπτομερῶς στό Κεφάλαιο 19, ἀλλά ἀπό τώρα μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι οἱ ἀσφάλειες λειτουργοῦν αὐτόματα, δηλαδή μόνες τους, καὶ προκαλοῦν τή διακοπή τοῦ κυκλώματος προτοῦ μία ἀνωμαλία ἡλεκτρικῆς μορφῆς (π.χ. ἔνα βραχυκύκλωμα) προφθάσει νά καταστρέψει ἔνα μέρος του, π.χ. τήν πηγή, τή λάμπα ἢ καὶ τόν ἄγωγό.

“Ολα τά μέρη, πού ἀπαρτίζουν τό παραπάνω κύκλωμα, προορίζονται νά ἔχουπηρετήσουν τό λαμπτήρα, γιατί αὐτός θά μᾶς δώσει τό φῶς, πού χρειαζόμαστε. ‘Ο λαμπτήρας μετατρέπει τήν ἡλεκτρική ἐνέργεια τής πηγῆς σέ φωτεινή ἐνέργεια καὶ μᾶς φωτίζει. ‘Επειδή λοιπόν μέ αὐτόν τόν τρόπο **καταναλώνει** ἡλεκτρική ἐνέργεια, ὁ λαμπτήρας λέγεται καὶ **ἡλεκτρικός καταναλωτής** ἢ ἀπλά **καταναλωτής**.

Καταναλωτές εἶναι ἀκόμη καὶ οἱ ἡλεκτρικές κουζίνες, οἱ ἀνεμιστῆρες, οἱ ἡλεκτρικές σόμπες καὶ πολλές ἄλλες συσκευές, μηχανές κλπ.

Μπορούμε λοιπόν νά πούμε ότι **σκοπός τής λειτουργίας ένός κυκλώματος είναι ή έξυπηρέτηση ένός καταναλωτή.**

Τά κυκλώματα είναι πολλῶν είδῶν καί μποροῦν νά σχηματισθοῦν κατά πολλούς τρόπους. "Όταν βάλομε στή σειρά όλα τά στοιχεῖα τού σχήματος 1.9α, δηλαδή τήν πηγή, τό διακόπτη, τήν άσφαλεια, τόν καταναλωτή καί τά ένώσομε μ' έναν άγωγό, τό ένα πίσω από τό άλλο, τότε κάνομε ένα άπλο **κύκλωμα**. Μπορούμε ομως συνδυάζοντας διάφορα στοιχεῖα, π.χ. πηγές, σύρματα, διακόπτες, καταναλώσεις κλπ. νά διαμορφώσομε ποικιλία άπό κυκλώματα, πού νά έξυπηρετοῦν τίς διάφορες άνάγκες μας.

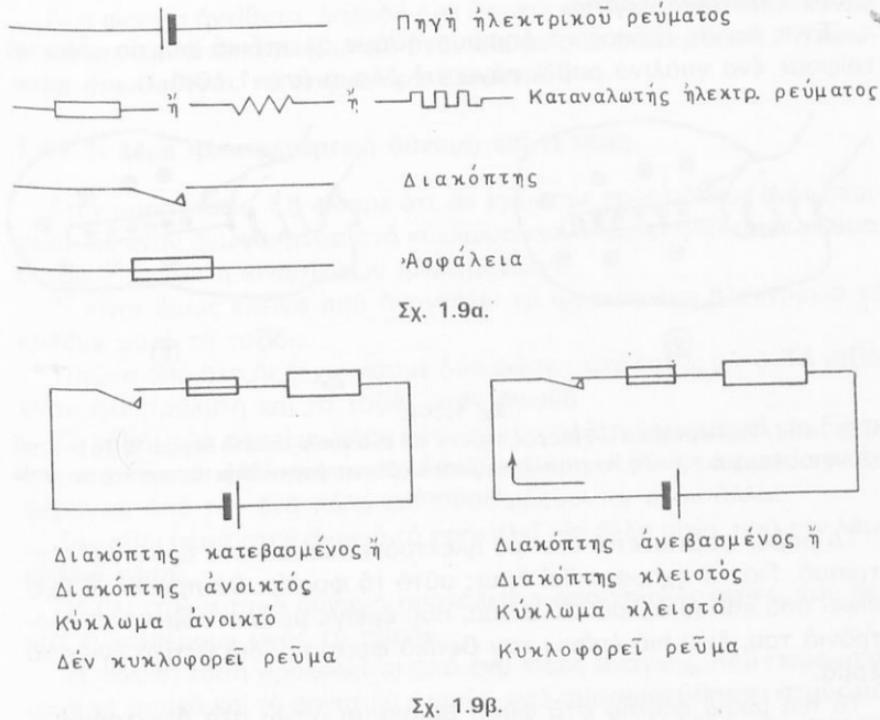

"Όταν σέ ένα κύκλωμα λέμε **κλείνομε τό διακόπτη ή άνεβάζομε τό διακόπτη ή κλείνομε τό κύκλωμα**, θά έννοούμε πάντα ότι ύπαρχει συνέχεια καί μπορεῖ νά κυκλοφορήσει στό κύκλωμα ρεῦμα (σχ. 1.9β). Αύτή είναι ή σωστή όρολογία.

Οι ἄνθρωποι στήν καθημερινή τους χρήση έχουν μία όρολογία, πού έννοει άκριβως τά άντιθετα.

"Όταν λένε «κλείσε τό διακόπτη» τό χρησιμοποιοῦν άντι γιά τό «σβήσε τό φῶς». Εμεῖς ομως ξέρομε ότι, όταν κλείσεις τό διακόπτη, τό φῶς δέν σβήνει, άλλα άνάβει.


Έμεις θά χρησιμοποιούμε τή γλώσσα τής ήλεκτροτεχνίας. "Όταν λέμε κλείνω τό διακόπτη, θά έννοούμε ότι δημιουργήσαμε συνέχεια στό κύκλωμα γιά νά περάσει τό ρεῦμα.

1.10 Τί είναι καί ποῦ μπορούμε νά βροῦμε ένα ήλεκτρικό φορτίο.

"Οπως μάθαμε, ή κίνηση τῶν ήλεκτρονίων μέσα στόν άγωγό είναι ήλεκτρικό ρεῦμα (παράγρ. 1.4).

'Εάν γιά μία όποιαδήποτε αίτια τά έλευθερα ήλεκτρόνια συγκεντρωθοῦν στήν έπιφάνεια ένός σώματος, χωρίς νά κινοῦνται, τότε λέμε ότι έχομε **ήλεκτρικό φορτίο**.

"Ένας άπλος τρόπος νά δημιουργήσομε ήλεκτρικά φορτία είναι νά τρίψουμε ένα γυάλινο ραβδί πάνω σέ δέρμα (σχ. 1.10α).

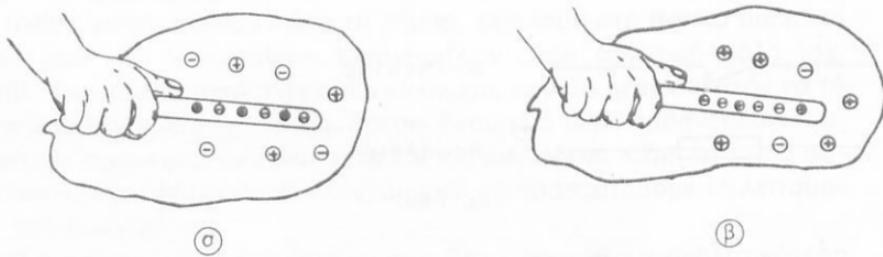

Σχ. 1.10α.

α) Θετικά (+) καί άρνητικά (-) ισορροπημένα καί στό γυαλί καί στό δέρμα. β) Τά (-) τοῦ δέρματος έφυγαν καί πήγαν στό γυαλί. "Έτσι τό δέρμα φορτώθηκε θετικά καί τό γυαλί άρνητικά.

Τό ραβδί φορτώνεται έτσι μέ ήλεκτρόνια καί άποκτά άρνητικό ήλεκτρισμό. Γιά νά σχηματισθεῖ όμως αύτό τό φορτίο, θά πρέπει νά έχει λείψει άπό κάπου άλλοϋ. Τό σῶμα, πού έμεινε μέ έλαττωμένα τά ήλεκτρόνιά του, έχει πιά έπάνω του θετικό φορτίο. 'Εδω θετικό έγινε τό δέρμα.

Τό πιό μικρό φορτίο στή φύση βρίσκεται πάνω στό ήλεκτρόνιο.


Τά φορτία τά μετροῦμε μέ μία μονάδα, πού λέγεται Coulomb καί συμβολίζεται μέ τό C. Στήν πράξη χρησιμοποιούμε τό ένα έκατομμυριοστό τοῦ C καί τό λέμε μικροκουλόμπ μC. "Ένα ήλεκτρόνιο έχει φορτίο $1,6 \cdot 10^{-19}$ μC.

Γιά νά κατορθώσομε, νά συγκεντρώσομε φορτίο ένός Coulomb, χρειαζόμαστε έναν τεράστιο άριθμό άπό ήλεκτρόνια.

"Η γῆ είναι μία σφαίρα, πού θεωρεῖται μονωμένη μέσα στό διάστημά. "Οσα φόρτιά καί ἄν δώσομε στή σφαίρα αύτή, τά δέχεται.

Δύο φορτία θετικά ή δύο φορτία άρνητικά, ἄν βρεθοῦν κοντά, άπωθοῦν τό ένα τό άλλο (σχ. 1.10β).

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

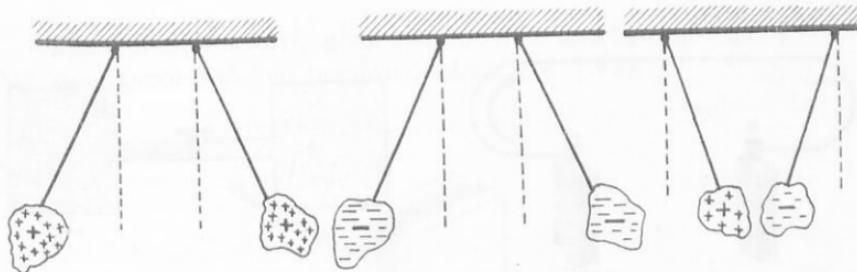

Σχ. 1.10β.

Δύο φορτία άντιθετα, δηλαδή ένα θετικό και ένα άρνητικό, έλκονται μεταξύ τους. Αύτό είναι γνωστό στόν κόσμο σάν παροιμία πιά. **Τά δύωνυμα ἀπωθοῦνται, τά ἐτερώνυμα ἔλκονται.**

1.11 Τί λέμε ήλεκτρεγερτική δύναμη και τί τάση.

Στήν παράγραφο 1.5 εϊδαμε ότι, αν ένωσομε τούς πόλους ένός στοιχείου με έναν άγωγό, μέσα στό κύκλωμα κυκλοφορεῖ ήλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή άρχιζει ή κίνηση τῶν ήλεκτρονίων.

Τί είναι όμως έκεινο πού άναγκάζει τά φορτισμένα ήλεκτρόνια νά κάνουν αύτό τό ταξίδι;

Πρώτα άπό όλα ας ξεχωρίσομε δύο φάσεις στό ταξίδι αύτό. Τό ταξίδι στόν ήλεκτρολύτη και τό ταξίδι στόν άγωγό.

Τό ταξίδι τῶν φορτίων μέσα στόν ήλεκτρολύτη δημιουργεῖ μία δύναμη, πού λέγεται **ήλεκτρεγερτική δύναμη**. Χάρη σ' αύτή τά φορτία μεταφέρονται άπό τόν ένα πόλο και συσσωρεύονται στόν άλλο.


Τό ταξίδι μέσα στόν άγωγό τό προκαλεῖ μία άλλη αιτία, πού τήν λέμε **πολική τάση**.

Η ήλεκτρεγερτική δύναμη προκαλεῖται άπό χημικές αιτίες, πού δέν μᾶς ένδιαφέρουν πρός τό παρόν.


Η πολική τάση προκαλεῖται άπό ένα είδος άνάγκης, πού παρουσιάζουν τά θετικά και τά άρνητικά φορτία, πού συσσωρεύθηκαν στούς πόλους, γιά νά ένωθούν μεταξύ τους ξανά και νά βροῦν έτσι τήν ισορροπία τους. Αύτή η **τάση**, πού έκδηλώνουν τά άντιθετα φορτία γιά νά ένωθούν, βρίσκεται σέ κάθε κομμάτι τοῦ άγωγοῦ, πού συνδέει τούς πόλους τῆς πηγῆς.

Άν πάρομε ένα όποιοδήποτε κομμάτι AB τοῦ άγωγοῦ (σχ. 1.11α), λέμε ότι μεταξύ A και B ύπάρχει μία τάση. Και έννοούμε ότι στό σημεῖο A ύπαρχουν περισσότερα ήλεκτρόνια άπό ό,τι στό B και γι' αύτό ύπάρχει μεταξύ τους μία τάση νά ισορροπήσουν.

Αύτή η τάση βοηθᾶ τά ήλεκτρόνια (άρνητικά φορτία) νά άπομακρυνθοῦν άπό τόν άρνητικό πόλο και νά ξεπεράσουν όλες τίς δυσκολίες.

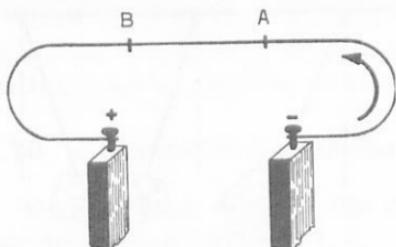

Σχ. 1.11α.

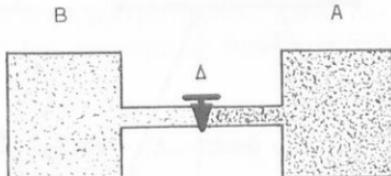

Σχ. 1.11β.

πού θά συναντήσουν στό ταξίδι τους γιά νά ένωθοῦν μέ τά πρωτόνια (Θετικά φορτία) στό Θετικό πόλο.

Τό ταξίδι αύτό τό κάνουν τά ήλεκτρόνια λίγα - λίγα ἡ πολλά μαζί, άνάλογα μέ τήν ποιότητα τοῦ δρόμου, πού ἔχουν νά διανύσουν, και άναλογα μέ τό μέγεθος τῆς πολικής τάσεως.

"Ἄς δοῦμε ὅμως κάπως πιό ἀναλυτικά τί εἶναι ἡ πολική αύτή τάση. Γιά νά τήν καταλάβομε θά χρησιμοποιήσομε τήν εἰκόνα, πού μᾶς δίνουν δύο ὅμοια δοχεῖα, πού συγκοινωνοῦν μεταξύ τους, ἀλλά χωρίζονται μέ ἔνα διακόπτη καί πού τό καθένα ἔχει μέσα του διαφορετική ποσότητα ἀπό τό ὕδιο ἀέριο (σχ. 1.11β). "Αν ἀνοίξομε τό διακόπτη Δ, τό ἀέριο θά ἀρχίσει νά φεύγει ἀπό τό δοχεῖο B (ἐπειδή ἔχει μεγαλύτερη πίεση) και θά διοχετεύεται στό δοχεῖο A, μέχρις ὅτου οι ποσότητες τοῦ ἀερίου στά δύο δοχεῖα γίνουν ἴσες. Ή διαφορά τῆς πιέσεως στά δύο δοχεῖα εἶναι ὅ,τι καί ἡ ήλεκτρική τάση σ' ἔνα κύκλωμα. Τήν τάση συμβολίζομε μέ τό γράμμα U και τήν ήλεκτρεγερτική δύναμη μέ τό γράμμα E.

1.12 Τί λέμε δυναμικό καί τί χωρητικότητα. Τί εἶναι ὁ πυκνωτής.

"Ἄς ξαναγυρίσομε στό φορτισμένο σῶμα τῆς παραγράφου 1.10. Ή ήλεκτρική κατάσταση στήν ὅποια βρίσκεται τό φορτισμένο σῶμα καθορίζεται ἀπό τό ήλεκτρικό του δυναμικό.


Δύο σώματα μέ διαφορά δυναμικοῦ ἔχουν μεταξύ τους ήλεκτρική τάση, δηλαδή, ἄν συνδεθοῦν μ' ἔναν ἀγώνιο παρουσιάζουν ροή ήλεκτρονίων. Υπάρχει μιά μαθηματική ἔκφραση πού καθορίζει τήν ίκανότητα ἐνός σώματος νά κρατᾶ φορτία σέ όρισμένο δυναμικό.

"Η σχέση αύτή λέγεται **χωρητικότητα** και εἶναι:


$$C = \frac{Q}{U}$$

"Η χωρητικότητα μετριέται μέ μιά μονάδα F πού λέγεται Farad. Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ό ήλεκτρικός πυκνωτής είναι ένα σύστημα δύο άγωγίμων σωμάτων πού χωρίζονται από ένα μονωτικό ύλικό (σχ. 1.12).

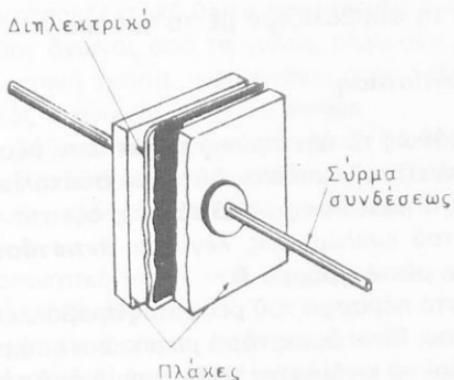

Σχ. 1.12.

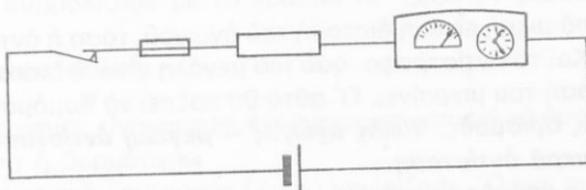

Σχ. 1.13.

1.13 Τί λέμε ένταση ρεύματος.

"Ας πάρομε ένα κλειστό κύκλωμα και ας κόψουμε κάπου τόν άγωγό. Στό σημείο της τομῆς ας παρεμβάλομε ένα σταθμό, πού νά μετρᾶ τά ήλεκτρονία, πού περνοῦν από αύτόν κάθε δευτερόλεπτο (σχ. 1.13)."

"Οταν κλείσομε τό διακόπτη, ό μετρητής θά μᾶς δείξει έναν άριθμό ήλεκτρονίων και τό χρονόμετρο θά μᾶς βοηθήσει νά ύπολογίσουμε πόσο χρόνο χρειάσθηκαν γιά νά περάσουν αύτά τά ήλεκτρονία. "Αν διαιρέσουμε τόν πρώτο άριθμό μέ τό δεύτερο, βρίσκομε πόσα ήλεκτρονία πέρασαν σέ κάθε δευτερόλεπτο. Ό άριθμός αύτός μᾶς δείχνει τήν ένταση τού ρεύματος στό κύκλωμα.

Δηλαδή **ένταση ρεύματος είναι τό σθροισμα τῶν ήλεκτρικῶν φορτίων, πού περνοῦν κάθε δευτερόλεπτο από ένα όποιοδήποτε σημείο τού κυκλώματος.**

Η μέτρηση αύτή τῶν ήλεκτρονίων πραγματοποιεῖται στήν πράξη κατά τρόπο πολύ άπλούστερο. Γιά τήν έργασία αύτή ύπαρχε ένα ειδικό

ὅργανο, μέ τό δποϊ θά ἀσχοληθοῦμε ἄργότερα καὶ τό δποϊ δείχνει κατ' εύθειαν τήν ἔνταση τοῦ ρεύματος. Τό ὅργανο αὐτό λέγεται **ἀμπερόμετρο**.

Τήν ἔνταση τή συμβολίζομε μέ τό γράμμα I.

1.14 Τί λέμε ἀντίσταση.

Εἶπαμε ὅτι καθώς τά ἡλεκτρόνια ταξιδεύουν μέσα στὸν ἀγωγό συναντοῦν δυσκολίες καὶ ἐμπόδια. Αὐτές οἱ δυσκολίες, πού τίς προβάλλουν οἱ ἀγωγοί, οἱ διακόπτες, οἱ ἀσφάλειες, οἱ καταναλώσεις καὶ γενικά κάθε στοιχεῖο τοῦ κυκλώματος, λέγονται **ἀντίστασεις**. Τήν ἀντίσταση τή συμβολίζομε μέ τό γράμμα R.

Ἀντίσταση στό πέρασμα τοῦ ρεύματος προβάλλει βέβαια καὶ τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ὅμως τόσο μικρή, ὥστε τό σῶμα νά θεωρεῖται καλός ἀγωγός καὶ νά κινδυνεύει κάθε στιγμή ἀπό τό ρεῦμα (φυσικά ὅταν ὁ ἀνθρωπος δέν προσέχει).

"Ἄν πάρομε διαφόρους ἀγωγούς καὶ μετρήσομε τήν ἀντίστασή τους, θά διαπιστώσομε τά ἔξης:

α) "Οσο πιό μικρή εἶναι ἡ διατομή τοῦ ἀγωγοῦ, τόσο ἡ ἀντίστασή του μεγαλώνει. Καὶ τό ἀντίστροφο, ὅσο πιό μεγάλη εἶναι ἡ διατομή του, τόσο ἡ ἀντίστασή του μικράνει. Γί' αὐτό θά πρέπει νά θυμόμαστε τά ἔξης σάν γενικούς ὄρισμούς: **Ψιλός ἀγωγός – μεγάλη ἀντίσταση. Χοντρός ἀγωγός – μικρή ἀντίσταση**.

β) "Οσο πιό μακρύς εἶναι ὁ ἀγωγός, τόσο πιό μεγάλη εἶναι ἡ ἀντίστασή του. Καὶ τό ἀντίστροφο, ὅσο πιό κοντός εἶναι ὁ ἀγωγός, τόσο πιό μικρή καὶ ἡ ἀντίστασή του. Γί' αὐτό πάλι θά θυμόμαστε πάντα τά ἔξης: **Μακρύς ἀγωγός – μεγάλη ἀντίσταση. Κοντός ἀγωγός – μικρή ἀντίσταση**.

Θά νόμιζε κανείς ὕστερα ἀπό τίς δυό αὐτές παρατηρήσεις ὅτι, ἃν δύο ἀγωγοί ἔχουν τό ἴδιο μῆκος καὶ τήν ἴδια διατομή, θά παρουσιάζουν τήν ἴδια ἀντίσταση. Αὐτό ὅμως συμβαίνει μόνον, ἃν εἶναι κατασκευασμένοι ἀπό τό ἴδιο ύλικό. Γί' αὐτό πρέπει νά θυμόμαστε ἐπί πλέον ὅτι:

γ) Δύο ἀγωγοί μέ τήν ἴδια διατομή καὶ τό ἴδιο μῆκος ἀλλά κατασκευασμένοι ἀπό **διαφορετικό ύλικό** δέν ἔχουν τήν ἴδια ἀντίσταση. Αύτό εἶναι εὔκολο νά τό καταλάβομε, ἃν πάρομε ἔνα ἀντίστοιχο φαινόμενο ἀπό τήν καθημερινή μας ζωή, τήν κυκλοφορία π.χ. τῶν ὀχημάτων στούς δρόμους. Δύο δρόμοι μέ τό ἴδιο μῆκος καὶ τό ἴδιο πλάτος δέν παρουσιάζουν τίς ἴδιες δυσκολίες στήν κυκλοφορία τῶν αὐτοκινήτων. Μπορεῖ ὁ ἔνας νά εἶναι ἀσφαλτοστρωμένος καὶ ὁ ἄλλος χωματόδρομος. Συνεπῶς ἡ εύκολία τῆς κυκλοφορίας ἔχαρται καὶ ἀπό τό εἶδος τοῦ δρόμου, δηλαδή στήν περίπτωση τοῦ ρεύματος, ἡ ἀντίσταση στήν κυκλοφορία τοῦ ρεύματος ἔχαρται καὶ ἀπό τό ύλικό τοῦ ἀγωγοῦ.

"Ενα από τα πιο άγωγιμα ύλικα είναι ο **χαλκός**, που έπι πλέον είναι και από τα πιο οίκονομικά άνάμεσα στους καλούς άγωγούς. "Ετσι έμφανιζεται σάν, σχεδόν, άποκλειστικό ύλικο κατασκευής άγωγων. Υπάρχει βέβαια και καλύτερος άγωγός από το χαλκό, αλλά δέν μπορεῖ να γίνει ούτε συζήτηση για κοινή χρήση, γιατί άνήκει στήν τάξη των εύγενων μετάλλων. Και αύτός ο άγωγός είναι το **άσήμι**.

Μήπως δημοσίευμα λίγο ασήμι στο χαλκό θά κάναμε έναν άγωγό οίκονομικό καί μέ καλύτερη άγωγιμότητα; "Οχι. Τό κράμα, που παίρνομε, παρουσιάζει τό παράδοξο νά έχει μεγαλύτερη άντισταση από το χαλκό.

"Ενα πολύ ίκανοποιητικό ύλικό, που τό χρησιμοποιούμε στά δίκτυα υψηλής τάσεως, είναι το **άλουμινο**.

Και αυτό δημοσίευμα λιγότερο από το χαλκό, έπειδή έχει μικρότερη άγωγιμότητα καί έπομένως χρειάζεται μεγαλύτερη διατομή. Παρουσιάζει άκομη τό έλάττωμα νά έχει μικρή μηχανική άντοχή καί γι' αυτό χρειάζεται και ένα άτσαλόσυρμα, που τό βοηθά νά μή σπάσει. Τήν άντισταση συμβολίζομε μέ τό γράμμα R.

1.15 Άνακεφαλαίωση.

"Ο ήλεκτρισμός είναι μορφή ένέργειας καί μπορεῖ νά έμφανισθεί σάν φῶς, κίνηση ή θερμότητα.

Τήν πραγματική του ούσια δέν τή γνωρίζομε. "Όμως γνωρίζομε ότι βρίσκεται είτε μέσα στά ήλεκτρόνια, όπότε καί όνομάζεται **άρνητικός ή-λεκτρισμός**, είτε μέσα στά πρωτόνια, όπότε λέγεται **θετικός**.

Μέσα στά σώματα υπάρχει σύννεφο από έλευθερα ήλεκτρόνια. "Οταν αυτά τά ήλεκτρόνια κινηθοῦν μέ τάξη, μᾶς δίνουν **ήλεκτρικό ρεύμα**.

"Υπάρχουν συσκευές, που λέγονται **πηγές ήλεκτρισμοῦ** καί μᾶς βοηθοῦν νά βάλομε σέ τάξη καί νά κινήσομε ήλεκτρόνια. Τέτοιες συσκευές είναι τό **στοιχείο**, ή **μπαταρία**, ή **γεννήτρια**.

Τά σώματα, που δέν δυσκολεύουν τό ήλεκτρικό ρεύμα στήν κίνησή του, λέγονται **άγωγοί**, έκεινα, που τό έμποδίζουν νά κινηθεί, λέγονται **μονωτήρες**.

"Ενας άγωγός, ένας διακόπτης, μία **άσφαλεια**, ένας **καταναλωτής** καί μία **πηγή**, ένωμένα τό ένα πίσω από τό άλλο, σχηματίζουν ένα στοιχειώδες **ήλεκτρικό κύκλωμα**, που έξυπηρετεῖ τόν **καταναλωτή του**.

"Ενα κύκλωμα, που έπιπτρέπει στό ρεύμα νά κυκλοφορεῖ, λέγεται **κλειστό**. "Ενα κύκλωμα, που έχει σέ κάποιο σημεῖο του διακοπή, π.χ. διακόπτη μέ άνοικτές τίς έπαφές, λέγεται **άνοικτό**. "Οταν τό κύκλωμα είναι άνοικτό, έμφανιζεται στόν άρνητικό πόλο τής πηγής του συγκέντρωση ήλεκτρονίων. Αύτά τά ήλεκτρόνια άποτελοῦν ένα ήλεκτρικό φορτίο.


Μόλις τό κύκλωμα κλείσει, θά έμφανισθεί έξι αίτιας τῶν ἡλεκτρικῶν φορτίων μία **τάση**, πού θά προκαλέσει ἡλεκτρικό ρεῦμα.

“Οσο πολλά ἡλεκτρόνια περνοῦν κάθε στιγμή ἀπό ένα όποιοδή-ποτε σημεῖο τοῦ κυκλώματος, τόσο πολλή **ἐνταση** λέμε ότι ἔχει τό ρεῦμα. Κάθε ἀγωγός παρουσιάζει στό πέρασμα τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος μία **ἀντίσταση**, πού ἔχαρτάται ἀπό τό ύλικό, πού εἶναι κατασκευασμένος, τή διατομή του καί τό μῆκος του.

Ο ἵκανοποιητικότερος ἀγωγός τεχνικά καί οἰκονομικά εἶναι ὁ χαλκός καί κατόπιν τό ἀλουμίνιο.

1.16 Ἐρωτήσεις.

1. Τί εἶναι ὁ ἡλεκτρισμός;
2. Τί εἶναι τό «σύννεφο ἡλεκτρονίων»;
3. Περιγράψτε ἔνα ξερό ἡλεκτρικό στοιχεῖο.
4. Τί σημαίνει ἡ ἐκφραση «κλείνων τό διακόπτη»;
5. Στό κύκλωμα τοῦ σχήματος 1.16 νά καθορισθεῖ, ἂν ἀνάμεσα στά σημεῖα A—B, B—Γ, A—μέσω B—Δ, Δ— μέσω πηγῆς A διαθέτομε τάση ἡ ἡλεκτρεγερτική δύναμη;

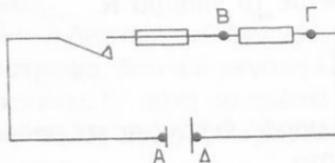

Σχ. 1.16.

6. Τί λέμε ἐνταση ρεύματος;
7. “Αν ἔνα χάλκινο σύρμα τό τραβήξομε, ὥστε νά μακρύνει (συνεπῶς νά γίνει καί πιό ψιλό), θά ἔχομε διαφορά στήν ἀντίστασή του καί γιατί;

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

2.1 Ποιό ρεύμα λέμε συνεχές.

Είπαμε ότι ρεύμα είναι ή κίνηση τῶν ἡλεκτρονίων πρός δρισμένη κατεύθυνση μέ βάση τήν ἐντολή μιᾶς πηγῆς (παράγρ. 1.3). Είπαμε ἐπίσης ότι ή ἐνταση τοῦ ρεύματος είναι ἀνάλογη μέ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἡλεκτρονίων, πού περνοῦν κάθε δευτερόλεπτο ἀπό μία διατομή τοῦ ἀγωγοῦ (παράγρ. 1.13).

"Αν λοιπόν διαθέτομε ἔνα ρεύμα, πού κινεῖται συνεχῶς πρός τήν ἴδια πάντοτε κατεύθυνση καί ἔχει σταθερή ἐνταση, τότε τό λέμε **ρεύμα συνεχές**.

Τέτοιο είναι τό ρεύμα, πού μᾶς δίνουν τά ἡλεκτρικά στοιχεῖα καί οι μπαταρίες. Τό συνεχές ρεύμα, πού χρησιμοποιοῦμε στίς βιομηχανίες, τό ἐπιτυγχάνομε μέ εἰδικές μηχανές, πού λέγονται **γεννήτριες**.


2.2 Ποιά κατεύθυνση ἀκολουθεῖ τό συνεχές ρεύμα.

Στήν παράγραφο 1.5 γνωρίσαμε τό ρεύμα, πού πηγαίνει συνεχῶς ἀπό τὸν τσίγκινο πόλο τοῦ ἡλεκτρικοῦ στοιχείου πρός τό χάλκινο. Μέ ἄλλα λόγια μιλήσαμε γιά συνεχές ρεύμα, πού κινεῖται ἀπό τὸν ἀρνητικό πόλο τοῦ στοιχείου πρός τό θετικό. Αύτή είναι ή **πραγματική φορά** τοῦ ρεύματος.

Στά πρῶτα βήματα τοῦ ἡλεκτρισμοῦ, τότε πού ἀκόμη οἱ φυσικοί δέν ἤξεραν τί είναι ἡλεκτρόνιο, δηλαδή δέν ἤξεραν ὅσα ξέρομε σήμερα, ἔκαναν τή συμφωνία νά δέχονται ότι τό ρεύμα πηγαίνει ἀπό τό θετικό πόλο πρός τὸν ἀρνητικό. Ἐκεῖνο, πού τούς ἀνάγκασε νά δεχθοῦν μία λύση συμφωνίας, είναι ότι δέν εἶχαν κανένα τρόπο, οὕτε θεωρητικό οὕτε πρακτικό, γιά νά ἐλέγξουν τήν πραγματικότητα. "Ἐπρεπε ὅμως νά παραδέχονται δόλοι μία διεύθυνση, γιά νά μποροῦν νά συνεννοοῦνται.

"Αν κατά τύχη συμφωνοῦσαν νά δεχθοῦν τήν άντιθετη φορά, πού εἶναι καί ή πραγματική, θά μᾶς εἶχαν άπαλλάξει από πολλές σκοτούρες.

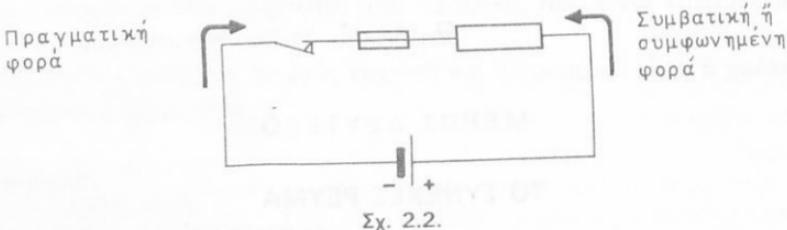Αύτή τή συμφωνημένη φορά τή λέμε **συμβατική** ή **συμφωνημένη** καί αύτή συνήθως δέχοντε σά φορά τοῦ ρεύματος, παρ' όλο πού ή άληθινή εἶναι ή άντιθετη (σχ. 2.2).



2.3 Τί εἶναι καί τί λέει ὁ νόμος τοῦ Ohm.

"Οπως ξέρομε, σέ όλα τά φαινόμενα τῆς φύσεως ύπαρχουν νόμοι καί ἀρχές, δηλαδή ἀπαράβατοι κανόνες, σύμφωνα μέ τούς ὅποίους συντελοῦνται τά φαινόμενα. "Ετσι συμβαίνει καί στό ἡλεκτρικό ρεῦμα, πού καί αὐτό, ὅπως εἴπαμε, εἶναι ἔνα φαινόμενο κινήσεως τῶν ἡλεκτρονίων. Τό ἡλεκτρικό ρεῦμα τό κυβερνᾶ ἔνας νόμος, πού λέγεται **νόμος τοῦ Ωμ.** Τό μεγάλο προτέρημα τοῦ νόμου αὐτοῦ εἶναι ὅτι εἶναι ἀπόλος στή διατύπωσή του καί μᾶς μιλεῖ γιά τά πιό βασικά χαρακτηριστικά τοῦ ρεύματος, δηλαδή γιά τήν τάση (παράγρ. 1.11), τήν ἔνταση (παράγρ. 1.13) καί τήν ἀντίσταση (παράγρ. 1.14). Αύτός λοιπόν ὁ νόμος λέει τά ἔξης:

α) "Οταν θέλομε νά περάσει ἀπό μία ἀντίσταση ἔνα ρεῦμα, πού πρέπει νά έχει μία ἐπιθυμητή ἔνταση, τότε στίς ἄκρες τῆς ἀντιστάσεως αὐτῆς πρέπει νά διαθέτομε μία τάση, πού καθορίζεται ἀπό τήν παρακάτω ἀπλή μαθηματική σχέση.

$$\text{ΤΑΣΗ}_{\text{διαθέσιμη}} = \text{ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ}_{\text{πού ύπαρχε}} \times \text{ΕΝΤΑΣΗ}_{\text{ἐπιθυμητή}}$$

η μέ σύμβολα

$$U = R \cdot I \quad (1)$$

"Η σχέση αύτή λέει καί κάτι ἄλλο: "Αν ἀπό μία ὄρισμένη ἀντίσταση περνᾶ ρεῦμα μέ μία γνωστή ἔνταση, τότε στήν ἄκρη τῆς ἀντιστάσεως πέφτει ή τάση, ὅσο δείχνει ή σχέση.

β) "Οταν στίς ἄκρες μιᾶς ἀντιστάσεως (δηλαδή ἐνός ἀγωγοῦ) διαθέτομε μία ὄρισμένη τάση, τότε ἀπό τήν ἀντίσταση αὐτή θά περάσει ρεῦμα μέ μία ὄρισμένη ἔνταση. Πόση εἶναι ή ἔνταση αὐτή; Αύτό τό βρίσκομε, ἂν διαιρέσομε τήν τάση μέ τήν ἀντίσταση, δηλαδή ἀπό τή σχέση:

"Ενταση = Τάση: 'Αντίσταση

$$\boxed{I = \frac{U}{R}} \quad (2)$$

γ) "Οταν στίς ακρες ένος καταναλωτή διαθέτουμε μία τάση και άπο τόν καταναλωτή αυτόν περνά ρεύμα με όρισμένη ένταση, τότε ή άντισταση, που παρουσιάζει ό καταναλωτής αυτός, δίνεται άπο τη σχέση:

'Αντίσταση = Τάση: "Ενταση

$$\boxed{R = \frac{U}{I}} \quad (3)$$

Θυμίζομε πάλι (παράγρ. 1.11, 1.13, 1.14, 2.3) ότι:

- 1) Η τάση μετριέται στίς ακρες μιᾶς άντιστάσεως. Δηλαδή άνάμεσα σέ δύο σημεία ένος άγωγοῦ.
- 2) Η ένταση μετριέται έπάνω στόν άγωγό, δηλαδή σέ μία διατομή του.

2.4 Μέ ποιά μονάδα μετρούμε τήν τάση.

Η μονάδα, μέ τήν όποια μετρούμε τήν τάση, λέγεται **βόλτ** (Volt) και έχει ως σύμβολό της τό V.

Τό ήλεκτρικό στοιχεῖο, που χρησιμοποιούμε στά τρανζίστορ, έχει τάση άπο 1,5 μέχρι 9V.

Η μπαταρία τοῦ αύτοκινήτου κατασκευάζεται έτσι, ώστε νά δίνει τάση 6 ή 12V.

Στό ρευματοδότη (πρίζα) τοῦ σπιτιοῦ μας ύπαρχει συνήθως τάση 220V.

Η γραμμή, που φέρνει τό ρεύμα τῆς ΔΕΗ άπο τό έργοστάσιο τῆς ήλεκτροπαραγωγῆς στήν πόλη, είναι 150.000V.

Στά σύννεφα, που είναι έπισης ήλεκτρισμένα, ύπάρχει τάση μεταξύ τους ή πρός τή γη, που μπορεῖ νά φθάσει τό ένα δισεκατομμύριο V.

2.5 Μέ ποιά μονάδα μετρούμε τήν ένταση.

Η μονάδα, μέ τήν όποια μετρούμε τήν ένταση, λέγεται **άμπερ** (Ampere) και έχει ως σύμβολό της τό A.

Στήν παράγραφο 1.10 είχαμε πεῖ ότι μονάδα τῶν ήλεκτρικῶν φορτίων είναι τό Coulomb.

"Οταν άπο μία διατομή ένος άγωγοῦ περάσει μέσα σ' ένα δευτερόλεπτο ό τεράστιος έκεινος άριθμός ήλεκτρονίων, που τά φορτία τους

κάνουν τό φορτίο ένός Coulomb, τότε λέμε ότι από τόν άγωγό αύτόν περνᾶ ρεῦμα ένός άμπερ (1A).

Mía koinή lámpa fwtismou, giá na áktinobolísei phws, xreiázetai rēyma éntásēwos pérípou 0,1A.

Mía polú meágálē lámpa fwtismou, giá na áktinobolísei phws, xreiázetai rēyma éntásēwos pérípou 1A.

"Eva aútokínēto t̄rabā st̄h mīza tou pérípou 100A.

Mía meágálē h̄lēktrikóllēt̄si mporē vā phásei tā 1000A.

Tō h̄lēktrikó kāmīni giá na leitourgísei, xreiázetai rēyma éntásēwos pérípou 100.000A.

2.6 Mé poiá monáda metrōymē t̄hñ ántistasē.

"H monáda, mé t̄hñ ópoia metrōymē t̄hñ ántistasē, légetai "Ωm (Ohm) kai ēxēi sūmbolo tō Ω. "Otan st̄s ākres miās ántistasēs dr̄a mīa tāsē 1 Volt kai tō rēyma, pōú pérnā, ēxēi éntasē 1 Amper, tōtē lēme óti h̄ ántistasē aútij ēivai 1 "Ωm.

"Eva sūnθiisménois kīnēt̄ras ēxēi ántistasē pérípou 1Ω, mīa h̄lēktrikή lámpa 100Ω, ó ānθr̄apōs ēxēi gýra st̄a 10.000Ω.

"Echēi òmōs brēthē óti mporē ó ānθr̄apōs kātō apō órismēnes sūnθ̄kēs, p.x. mēsa sē miā mpanavéra, vā katevēt̄i st̄a 2000Ω.

2.7 Mēriká aúplá áriθmētiká paradēyimata tōū nōmos tōū "Ωm.

1) Apō diáfora pēirámata brēthēkē óti ēna rēyma éntásēwos 0,03A, pōú pérnā apō t̄hñ kārdiá, skotónvēi tōn ānθr̄apō.

Poiá ēivai ēpoménwos h̄ ēpikínđunη tāsē giá tōn ānθr̄apō;

Tō br̄is̄kōmē, sūm̄fawna mē ósa eipamē p̄roigoumēnaw.

Eidamē (parágyr. 2.3) óti:

$$\text{Tāsē} = \text{Antistasē} \times \text{"Entasē}$$

"Ara ēpikínđunη tāsē = 2000Ω × 0,03A = 60V.

2) "Eva chálkinois ágawgós, pōú t̄rofodotē mīa m̄hchanή, metr̄hthēkē kai brēthēkē vā ēxēi ántistasē 2Ω. Akómē metr̄hthēkē óti h̄ m̄hchanή t̄rabā rēyma éntásēwos 4A.

Gn̄w̄zontas aútā tā stoichēia mporoymē vā br̄oymē pōso ēpeise ótā tāsē apō tō s̄h̄mēio tōū diktūou, pōú sūndēthēkē ó ágawgós ōs t̄hñ m̄hchanή.

Giá vā br̄oymē t̄hñ pt̄w̄sē t̄hñ tāsēwos katá m̄hkois t̄hñ gr̄am̄m̄hs, dñlādñ t̄hñ m̄iaw̄sē t̄hñ tāsēwos, pōú p̄rokúptei, ótan tō rēyma pērnā mēsa apō mīa ántistasē t̄hñ gr̄am̄m̄hs, ács th̄um̄hθoymē ósa eipamē p̄roigoumēnaw.

Eidamē (parágyr. 2.3) óti:

Τάση = Αντίσταση × Ενταση

$$\text{Άρα πτώση τάσεως} = 2\Omega \times 4A = 8V.$$

3) "Εστω ότι μετρήσαμε τήν άντίσταση μιᾶς συσκευῆς καί τήν βρήκαμε 10Ω . Η συσκευή θά λειτουργήσει σέ πρίζα ένός δικτύου μέτρησης $110V$.

"Αν τώρα θέλομε νά βροῦμε πόσα Α θά τραβήξει, γιά νά ύπολογίσουμε τό σύρμα καί τήν άσφαλεια, θά στηριχθοῦμε σέ αύτά, πού γνωρίζομε ήδη.

Εϊδαμε (παράγρ. 2.3) ότι:

Ενταση = Τάση: Αντίσταση

$$\text{Άρα ή ενταση τής συσκευῆς} = \frac{110V}{10\Omega} = 11A.$$

4) Βιδώσαμε έναν άγωγό στούς άκροδέκτες ένός καταναλωτῆς, πού τραβά $10A$.

Μετρήσαμε τήν τάση στίς δύο άκρες τοῦ ένός άκροδέκτη, δηλαδή τής βίδας, πού έσφιξε τόν άγωγό, καί τή βρήκαμε $1V$.

Ζητοῦμε πόσων Ω άντίσταση παρουσιάζει ή βίδα (ό άκροδέκτης).

Εϊδαμε (παράγρ. 2.3) ότι:

Αντίσταση = Τάση: Ενταση

$$\text{Άρα ή άντίσταση στόν άκροδέκτη είναι} = \frac{1V}{10A} = 0,1\Omega.$$

2.8 Τί είναι ένα βραχικύκλωμα.

Μερικές φορές συμβαίνει τήν ώρα, πού χειριζόμαστε μία ήλεκτρική συσκευή, νά δοῦμε μία μικρή λάμψη, δηλαδή, όπως λέμε, ένα **σπινθήρα**. Συχνά ύστερα από αύτό ή συσκευή παύει νά λειτουργεῖ.

Στήν περίπτωση αύτή λέμε ότι έγινε ένα **βραχικύκλωμα**, δηλαδή ο άγωγός ήλθε κάπου σέ έπαφή (έκανε σώμα) μέτρησης.


Γιά νά τό έξηγήσομε πρέπει νά γυρίσομε πίσω στό νόμο τοῦ "Ωμ (παράγρ. 2.3).

Εϊδαμε ότι γιά τό ρεῦμα, πού περνᾶ από έναν καταναλωτή μέτρησην άντίσταση, ισχύει ή σχέση:

Ενταση = Τάση: Αντίσταση

Αύτή ίδιας ή άντίσταση, πού άναφέρεται στό νόμο τοῦ "Ωμ, έχει μέσα της ολες τίς δυσκολίες, πού συναντᾶ τό ρεῦμα στό δρόμο του, από τήν ώρα, πού φεύγει από τόν ένα πόλο, ώσπου νά φθάσει στόν άλλο,

δηλαδή τήν άντίσταση τοῦ ἀγωγοῦ, τῆς συσκευῆς, τοῦ διακόπτη κλπ. Εἶναι, ὅπως τῇ λέμε, ἡ **ἰσοδύναμη** ἡ **συνολική** άντίσταση τοῦ κυκλώματος. Ἡ πιό σοβαρή ὅμως ἀπ' ὅλες αὐτές τίς άντιστάσεις, πού περιέχει ἡ ισοδύναμη άντίσταση τοῦ κυκλώματος, εἶναι ἡ άντίσταση τῆς συσκευῆς καταναλώσεως. "Αν τὸ σύρμα, πού δίνει ρεῦμα στὴ συσκευή, παλιώσει καὶ γυμνωθεῖ σέ κάποιο σημεῖο του καὶ κάποια στιγμή ἔλθει σέ ἐπαφή μέ τά μεταλλικά μέρη τῆς συσκευῆς μας, ὅπως βλέπομε στό σχῆμα 2.8, τότε τό ρεῦμα δέν θά περάσει μέσα ἀπό τή συσκευή, ἀλλά

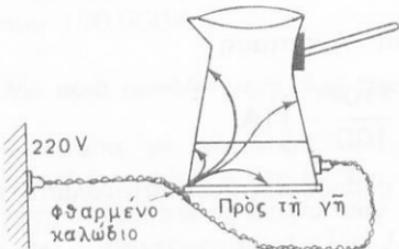

Σχ. 2.8.

θά πάρει τόν εὔκολο δρόμο πρὸς τή γῆ, περνώντας μέσα ἀπό τά μεταλλικά μέρη τῆς συσκευῆς. "Ετσι ὅμως ἡ άντίσταση τῆς συσκευῆς τώρα γίνεται πρακτικά μηδέν καὶ ἐπομένως ἡ ισοδύναμη άντίσταση, μέσα στήν ὅποια εἶναι καὶ ἡ άντίσταση τῆς συσκευῆς, γίνεται πολύ μικρή. Καὶ ἀφοῦ μικράνει γενικά ἡ άντίσταση, εἶναι φυσικό νά μεγαλώνει ἡ ἔνταση τοῦ ρεύματος. Συνήθως ἡ ἔνταση γίνεται τόσο μεγάλη, ὥστε νά καίει τήν ἀσφάλεια. "Αν ὅμως συμβεῖ, γιά ειδικούς λόγους, **πού κυρίως ὀφείλονται σέ δική μας ἀμέλεια**, νά μήν καεῖ ἡ ἀσφάλεια καὶ νά μή διακοπεῖ ἔτσι τό ρεῦμα, θά ἔξακολουθήσει αὐτό νά περνᾶ ἀπό τό σύρμα στό σῶμα τῆς συσκευῆς καὶ ἀπό ἐκεῖ στό χειριστή της. Φυσικά τό πέρασμά του αὐτό θά ἔχει σά συνέπεια ἔνα γερό κτύπημα στό χειριστή καὶ ὅχι σπάνια τό θάνατό του.

2.9 Ἐνα ἀπλό ἀριθμητικό παράδειγμα βραχυκυκλώματος.

Στό κύκλωμα τοῦ σχήματος 2.8 φαίνεται ἔνα μπρίκι, πού παίρνει ρεῦμα ἀπό ἔνα δίκτυο τῶν 220V. Τό μπρίκι ἔχει μία άντίσταση 100Ω καὶ ἐπί πλέον τό κορδόνι καὶ τά ὑπόλοιπα ἔξαρτήματα, πού σχηματίζουν τό κύκλωμα, ἔχουν άντίσταση 1Ω . "Αρα ἡ ισοδύναμη άντίσταση εἶναι 101Ω . "Αν χαλάσει τό περίβλημα τοῦ κορδονιοῦ (ἀγωγοῦ) καὶ τό σύρμα τοῦ ἀγωγοῦ ἀκουμπήσει στό μπρίκι, τό ρεῦμα διοχετεύεται πρός τό δοχεῖο τοῦ μπρικιοῦ. "Ετσι δέν συναντᾶ πιά τήν άντίσταση, πού ἔχει μέσα στή βάση του τό μπρίκι καὶ πού εἴπαμε ὅτι εἶναι 100Ω , ἀλλά μόνο τήν άντίσταση τοῦ κορδονιοῦ, πού, ὅπως εἴπαμε, εἶναι 1Ω . Ἐπί πλέον συναντᾶ τώρα καὶ τήν άντίσταση τοῦ σώματος τοῦ μπρικιοῦ, πού φθάνει

περίπου σέ αλλο 1Ω . "Ωστε τό ρεῦμα βρίσκει άντισταση μόνο 2Ω άντι-γιά 101Ω , πού συναντοῦσε στήν άρχη. "Η πτώση Όμως αύτή τής άντι-στάσεως κάνει νά αύξηθεί ή ένταση τοῦ ρεύματος. Πράγματι ή ένταση τοῦ ρεύματος ένω τήν πρώτη φορά ήταν:

$$\frac{220V}{(100 + 1)\Omega} = 2,18A \text{ (κανονική ένταση),}$$

τώρα γίνεται: $\frac{220V}{(1,0 + 1,0)\Omega} = 110A$ (ένταση βραχυκυκλώματος).

"Αποτέλεσμα τής αύξησεως αύτῆς τῆς έντασεως τοῦ ρεύματος είναι νά καεί άμεσως ή άσφαλεια (όπότε διακόπτεται ή παροχή ρεύματος στό σύρμα καί στή συσκευή). "Αν Όμως δέν καεί ή άσφαλεια, τότε κάθε άτομο, πού θά άγγιζει τό μπρίκι στά μεταλλικά του μέρη, θά πάθει ήλεκτροπληξία, πού μπορεῖ νά δόδηγήσει καί στό θάνατο. Μία άπο τίς αιτίες, πού δέν καίγεται ή άσφαλεια, είναι ή φοβερή συνήθεια, πού έχουν μερικοί, νά έπισκευάζουν μία καμμένη φύσιγγα, τοποθετώντας σύρματα καί μάλιστα **μεγάλης διατομῆς**. Καί αύτό τό κάνουν άπο οίκονομία ή άγνοια. "Η άσφαλεια καινούργια στοιχίζει μόνο λίγες δραχμές. Τό πρόβλημα βρίσκεται στό άν αύτός, πού χειρίζεται τή συσκευή καί άλλάζει τίς άσφαλειες, έχει τόσο μυαλό, ώστε νά καταλάβει ζητεί πιθανόν ή ζωή του νά άξιζει περισσότερο άπο αύτό τό ποσό.

2.10 Υπάρχουν τρόποι νά προστατευθοῦμε άπο τό βραχυκύκλωμα;

Βεβαίως ύπάρχουν. Καί έπιβάλλεται νά τούς χρησιμοποιούμε καί νά παίρνομε έτσι τά μέτρα μας γιά τήν περίπτωση, πού θά συμβεῖ βραχυκύκλωμα. "Ενας τρόπος είναι ή γείωση τοῦ σώματος τής συσκευῆς. Πρέπει νά μή ξεχνάμε ποτέ ζητείται νά γειώνονται.

"Η γείωση είναι ένας χάλκινος άγωγός, πού συνδέει τά μεταλλικά μέρη τής συσκευῆς μέ τή γῆ. "Αν τυχόν γίνει βραχυκύκλωμα, στέλνει τό ρεῦμα τοῦ βραχυκυκλώματος μέσα άπο αύτό τόν άγωγό στή γῆ καί δέν τό άφηνε νά περάσει άπο τό σώμα μας. "Η γείωση είναι τό σωσσίβιό μας. Γι' αύτό τό πρώτο πράγμα, πού θά έλέγχομε σέ μία συσκευή, πού θέλομε νά χρησιμοποιήσομε ή νά διορθώσομε ή νά δώσομε γιά χρήση σέ άλλον, είναι άν έχει γείωση καί μάλιστα τή γείωση πού πρέπει.

"Ακόμη καί τίς μικρότερες συσκευές πρέπει νά τίς έξετάζομε άν είναι γειωμένες. "Ενα ήλεκτρικό σίδερο ή μία ήλεκτρική κουζίνα μποροῦν νά σκοτώσουν έξ ίσου καλά όσο ένα δράπανο ή ένας σμυριδοτροχός.

"Ενας άλλος τρόπος καθολικής προστασίας είναι ή έγκατάσταση στόν πίνακα ένός αύτόματου προστασίας άπο βραχυκύκλωμα.

2.10.1 Γενικά.

Πρέπει νά προσέχομε κάθε τόσο μήπως ύπαρχουν φθορές στούς άγωγούς ή μήπως οί άσφαλειες, πού κάποτε κάηκαν, δέν άντικαταστάθηκαν μέ νέες κανονικές, άλλά γεφυρώθηκαν μέ ένισχυμένα σύρματα.

"Ας μή ξεχνοῦμε ποτέ ότι:

a) *Τό πρώτο μας λάθος μπορεῖ νά εἶναι καὶ τὸ τελευταῖο.*

β) *Ἡ ζωὴ μας ἀξίζει τουλάχιστον μία δραχμή παραπάνω ἀπ' ὅσο κοστίζει μία ἀσφάλεια.*


2.11 Πῶς συνδέονται μεταξύ τους οἱ διάφοροι καταναλωτές ἐνός κυκλώματος.

Τά κυκλώματα δέν εἶναι πάντα τόσο άπλα, όπως αύτό τοῦ σχήματος 2.11. Τίς περισσότερες φορές μέσα σ' ἔνα κύκλωμα δουλεύουν πολλοί μαζί ἡλεκτρικοί καταναλωτές, π.χ. ἔνα ψυγεῖο, μία κουζίνα, ἔνα πλυντήριο κλπ. Ὁ τρόπος, μέ τόν ὅποιο μποροῦν νά συνδεθοῦν μεταξύ τους οἱ καταναλωτές αὐτοί, λέγεται **συνδεσμολογία**. Οἱ συνδεσμολογίες εἶναι:

a) *Ἡ συνδεσμολογία σειρᾶς.*

β) *Ἡ παράλληλη συνδεσμολογία.*

γ) *Ἡ μικτή συνδεσμολογία*, πού εἶναι ὁ συνδυασμός τῶν δύο πρώτων.

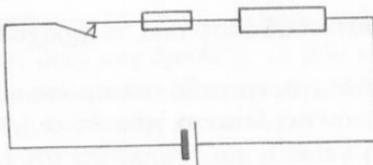

Σχ. 2.11.


2.12 Τί εἶναι ἡ συνδεσμολογία σειρᾶς.

Οἱ καταναλωτές μπαίνουν ὁ ἔνας πίσω ἀπό τόν ἄλλο, όπως τά βαγόνια τοῦ τραίνου, πού συνδέονται τό ἔνα μετά τό ἄλλο.


Συνδεσμολογία σειρᾶς ἔχουν τά λαμπάκια στίς γιρλάντες τῶν Χριστουγεννιάτικων δένδρων (σχ. 2.12a).

Ἐδῶ ἡ ἔνταση τοῦ ρεύματος εἶναι παντοῦ ἡ ἴδια. Σέ ὅποιο σημεῖο τοῦ κυκλώματος καὶ ἀν τήν ἐλέγχουμε, θά βροῦμε ότι περνοῦν τά ἴδια ἀμπέρ.

Ἡ συνολική ἀντίσταση τοῦ κυκλώματος, ἡ **ισοδύναμη**, όπως τή λέμε, εἶναι τό ἄθροισμα ὅλων τῶν ἀντιστάσεων τοῦ κυκλώματος. Ἡ τάση, πού διαθέτει τό κύκλωμα γιά τήν κυκλοφορία τῶν ἡλεκτρονίων, μοιράζεται στίς διάφορες καταναλώσεις, ἀνάλογα μέ τίς ἀντιστάσεις

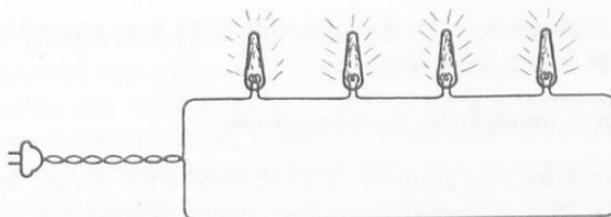

Σχ. 2.12α.

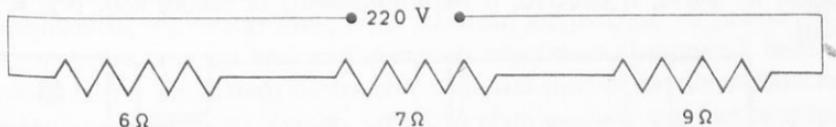

Σχ. 2.12β.

τους. Κάθε καταναλωτής προκαλεῖ μία πτώση τάσεως τόση, όση χρειάζεται γιά νά καταφέρουν τά ήλεκτρόνια νά ξεπεράσουν τίς άντιστάσεις του. Στήν ακρη τοῦ κυκλώματος ἔχει πέσει δλη ή διαθέσιμη τάση.

Παράδειγμα.

Έστω ὅτι τρεῖς άντιστάσεις $R_1 = 6\Omega$, $R_2 = 7\Omega$, $R_3 = 9\Omega$ συνδεσμολογοῦνται σέ σειρά καί συνδέονται στά ακρα μιᾶς πηγῆς τάσεως $U = 220V$ (σχ. 2.12β).

Τότε, σύμφωνα μέ δσα εἴπαμε, ή ίσοδύναμη άντισταση θά είναι:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 = 6 + 7 + 9\Omega = 22\Omega$$

Ο νόμος τοῦ "Ωμ μᾶς δίνει τήν ἔνταση, πού θά διαρρέει ή κάθε μιά ἀπό αὐτές τίς άντιστάσεις.

$$I = \frac{220V}{22\Omega} = 10A$$

Συνολική καί ἴδια γιά καθεμιά ἀπό τίς τρεῖς άντιστάσεις.

Η δέ πτώση τάσεως σέ κάθε μία άντισταση είναι:

$$\text{Στήν πρώτη } U_1 = R_1 \times I = 6 \times 10 = 60V$$

$$\text{Στή δεύτερη } U_2 = R_2 \times I = 7 \times 10 = 70V$$

$$\text{Στήν τρίτη } U_3 = R_3 \times I = 9 \times 10 = 90V$$

Συνολική πτώση τάσεως:


$$U = U_1 + U_2 + U_3 = (R_1 + R_2 + R_3) I = 220V$$

Βλέπομε δηλαδή ότι όλη ή διαθέσιμη τάση έχει καταναλωθεῖ στό κύκλωμα τῶν τριῶν άντιστάσεων.

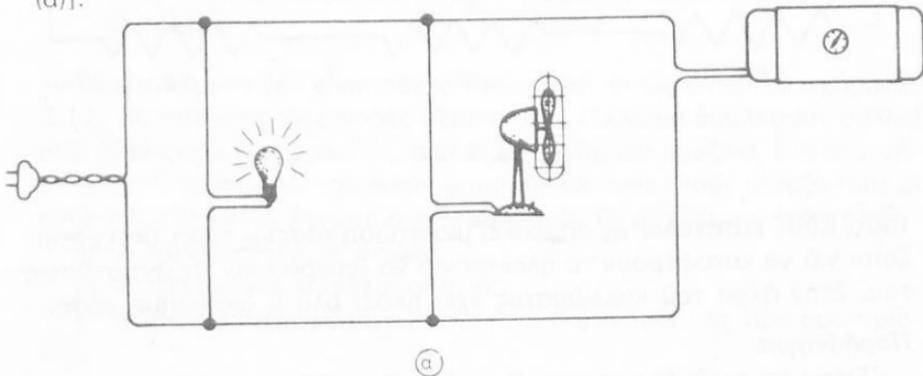
2.13 Τί είναι ή παράλληλη συνδεσμολογία.

Έδω οι καταναλωτές μπαίνουν ό νέας δίπλα στόν άλλον, όπως τά αλογά σέ μία άμαξα, και συνδέονται όλοι στούς άκροδέκτες μιᾶς κοινῆς πηγῆς.

Τέτοια συνδεσμολογία έχουν όλοι οι καταναλωτές ένός σπιτιοῦ, δηλαδή τά φῶτα, ή κουζίνα, ή θερμοσίφωνας, οι πρίζες κλπ. [σχ. 2.13 (α)].



(α)

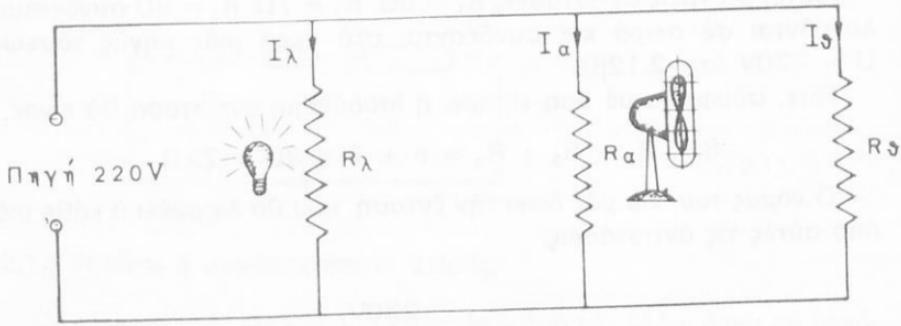

(β)

Σχ. 2.13.

α) Παραστατική άψη παράλληλης συνδεσμολογίας. β) Συμβολική άψη παράλληλης συνδεσμολογίας.

Τά τρόλλεϋ δουλεύουν καί αύτά σέ παράλληλη συνδεσμολογία, έπάνω στήν ίδια γραμμή.

Στή συνδεσμολογία αύτή συμβαίνει τό έξης φαινόμενο:

Τά ήλεκτρόνια, πού κυκλοφοροῦν στόν κεντρικό άγωγό τοῦ κυκλώματος, κάθε φορά, πού φθάνουν σ' έναν κόμβο άπ' όπου άναχωροῦν καταναλωτές, έχουν νά διαλέξουν άνάμεσα σέ περισσότερους άπό ένα

δρόμους. Τό έρώτημα είναι πόσα άπό αύτά θά άκολουθήσουν τόν κάθε δρόμο, δηλαδή τόν κάθε κλάδο. "Εχομε, ας ποῦμε έδω, ένα πρόβλημα κυκλοφορίας τῶν ήλεκτρονίων. Ή ρύθμιση τῆς κυκλοφορίας αὐτῆς γίνεται ἔτσι, ώστε άπό κάθε κλάδο νά πηγαίνουν τόσο πιό πολλά ήλεκτρόνια, όσο πιό λίγες είναι οι δυσκολίες, πού συναντοῦν σ' αὐτόν. Τό ζήτημα λοιπόν έχαρταται άπό τίς άντιστάσεις, πού, ἂν είναι πολλές, τότε δυσκολεύουν τό ρεῦμα σέ ἔναν κλάδο, ἐνῶ ἂν είναι λιγότερες, τό εύκολύνουν. "Ετσι γνωρίζομε ὅτι: **Μεγάλη ἀντίσταση στόν κλάδο – λίγο τό ρεῦμα. Μικρή ἀντίσταση στόν κλάδο – πολύ τό ρεῦμα.** Έπομένως ρυθμίζοντας τίς άντιστάσεις κάθε κλάδου, κανονίζομε τό ρεῦμα, πού περνᾶ άπό αὐτόν καί πάει στή συσκευή, τήν δποία ἔξυπηρετεῖ. Φυσικά ἡ ίσοδύναμη (συνολική) ἀντίσταση τοῦ κυκλώματος μικραίνει όσο πιό πολλούς καταναλωτές ἔχομε. Καί αὐτό είναι φυσικό, γιατί κάθε φορά, πού θά χαράξομε ἔναν καινούργιο δρόμο πλάι σ' αὐτούς πού ύπαρχουν, καλυτερεύει ἡ κυκλοφορία [σχ. 2.13(β)].

"Αν αὐτό τό διατυπώσομε σέ ήλεκτρολογική γλώσσα, θά ποῦμε ὅτι σέ όσο περισσότερους παράλληλους κλάδους μοιρασθοῦν οι καταναλωτές, τόσο μικραίνει ἡ ίσοδύναμη ἀντίσταση τοῦ κυκλώματος.

$$\text{Η μαθηματική ἔκφραση τοῦ νόμου είναι: } \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

"Η συνολική τάση, πού διαθέτομε, είναι καί ἡ τάση, πού διαθέτει κάθε καταναλωτής. Καί ἡ πτώση τάσεως είναι ἵδια σέ όλους τούς καταναλωτές.

Παράδειγμα.

"Εστω ὅτι οι ἀντίστάσεις τῶν συσκευῶν τοῦ σχήματος 2.13 είναι ἀντιστοίχως:

$$\begin{aligned} \text{'Αντίστ. λαμπτήρα} & R_\lambda = 220\Omega \\ \text{'Αντίστ. ἀνεμιστήρα} & R_a = 440\Omega \\ \text{'Αντίστ. Θερμοσίφωνα} & R_\theta = 44\Omega \end{aligned}$$

Οι ἐντάσεις, πού θά προκύψουν σύμφωνα μέ τά προηγούμενα στούς διαφόρους καταναλωτές, θά είναι:

$$I_\lambda = \frac{U}{R_\lambda} = \frac{\text{τάση πηγῆς}}{\text{ἀντίστ. λαμπτήρα}} = \frac{220V}{220\Omega} = 1A$$

$$I_a = \frac{U}{R_a} = \frac{\text{τάση πηγῆς}}{\text{ἀντίστ. ἀνεμιστήρα}} = \frac{220V}{440\Omega} = 0,5A$$

$$I_{\theta} = \frac{U}{R_{\theta}} = \frac{\text{τάση πηγής}}{\text{άντιστ. θερμοσίφωνα}} = \frac{220V}{44\Omega} = 5A$$

Βλέπομε δηλαδή ότι άπο τή μικρότερη άντισταση περνοῦν τά περισσότερα άμπερ, ένω από τή μεγαλύτερη τά λιγότερα άμπερ.


Βεβαίως ή πηγή θά δίνει τό αύθιροισμα τῶν ἐντάσεων αὐτῶν, δηλαδή θά διαρρέεται άπο ρεῦμα ἐντάσεως.

$$I_{\pi} = I_{\lambda} + I_{\alpha} + I_{\theta} = 1 + 0,5 + 5 = 6,5A$$

2.14 Τί εἶναι μικτή συνδεσμολογία.

Στή συνδεσμολογία αύτή έχομε καταναλωτές συνδεσμολογημένους παράλληλα καί καταναλωτές σέ σειρά.

"Αν π.χ. στό σχῆμα 2.13 βγάλομε τή λάμπα καί στή θέση της βάλομε τά λαμπάκια τοῦ δέντρου (σχ. 2.12a), τότε θά έχομε μία μικτή συνδεσμολογία (σχ. 2.14).

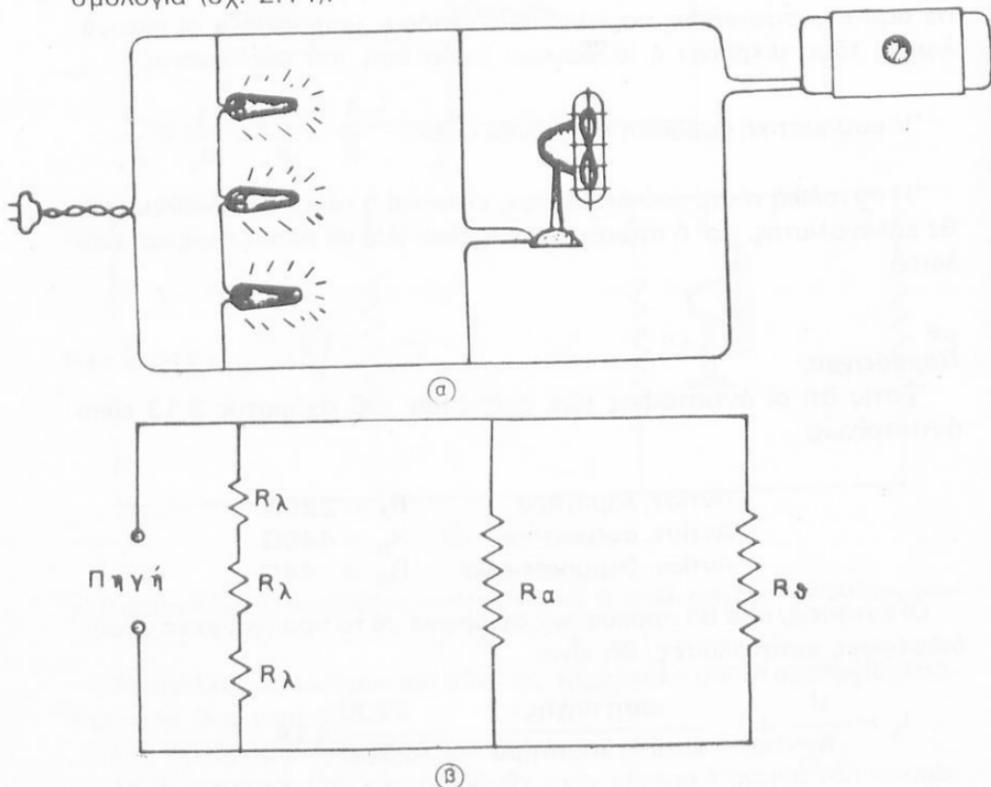

Σχ. 2.14.

- a) Παραστατική δψη μικτής συνδεσμολογίας. β) Συμβολική δψη μικτής συνδεσμολογίας.
Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έδω συμβαίνει σέ κάθε κλάδο ό,τι καί στήν άντιστοιχη άπλή συνδεσμολογία. Δηλαδή: οι έντασεις στούς διαφόρους κλάδους προκύπτουν άναλογα μέ τήν άντισταση κάθε κλάδου, όπως είδαμε στό παράδειγμα τής παραγράφου 2.13, μέ τή διαφορά ότι τώρα άντι γιά άντισταση ένος λαμπτήρα, θά έχομε στόν πρώτο κλάδο τό αθροισμα τῶν άντιστάσεων τῶν τριῶν λαμπτήρων (λόγω τῆς συνδέσεως σειρᾶς, όπως είδαμε στήν παράγραφο 2.12).

Μαθηματικά διατυπώνεται μέ τή σχέση:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1 + R_2 + R_3} + \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_\theta}$$

2.15 Πῶς συνδέονται μεταξύ τους οι διάφορες πηγές.

Έκτος άπό τή σύνδεση τῶν καταναλωτῶν, μποροῦμε μέ διαφόρους τρόπους νά συνδέσομε μεταξύ τους καί τίς ήλεκτρικές πηγές. Άλλοτε π.χ. θέλομε νά συνδέσομε πηγές έτσι ώστε νά έχομε περισσότερο ρεύμα άπ' όσο μπορεῖ νά διαθέσει μία πηγή μόνη της. Καί άλλοτε θέλομε νά τίς συνδέσομε έτσι, ώστε νά άποκτήσομε τάση μεγαλύτερη άπό τήν τάση, πού μᾶς έξασφαλίζει μία πηγή μόνη της.

Καί έδω, όπως καί στήν περίπτωση συνδέσεως τῶν καταναλωτῶν, έχομε τρεῖς τρόπους, μέ τούς δύοις συνδέομε τίς πηγές.

- Οι τρόποι αύτοί συνδεσμολογίας τῶν πηγῶν είναι οι άκολουθοι:
- α) **Συνδεσμολογία σειρᾶς.**
 - β) **Παράλληλη συνδεσμολογία.**
 - γ) **Μικτή συνδεσμολογία** (δηλαδή ό συνδυασμός τῶν άλλων δύο).

2.16 Τί μπορεῖ νά μᾶς δώσει ή συνδεσμολογία πηγῶν σέ σειρά.


Στή συνδεσμολογία σειρᾶς συνδέομε τό θετικό πόλο κάθε πηγῆς (στοιχείου) μέ τόν άρνητικό τῆς γειτονικής της, όπως βλέπομε καί στό σχήμα 2.16a. Έτσι ό θετικός πόλος τοῦ πρώτου στοιχείου καί ό άρνητικός τοῦ τελευταίου είναι οι δύοι τελικοί πόλοι τῆς συνδεσμολογίας.

Η συνολική ήλεκτρεγερτική δύναμη, πού γνωρίσαμε στήν παράγραφο 1.11 καί πού διαθέτομε τώρα μέ τόν τρόπο αύτό, είναι τό αθροισμα τῶν ήλεκτρεγερτικῶν δυνάμεων τῶν στοιχείων.



Η συνολική άντισταση τῶν συνδεομένων πηγῶν είναι τό αθροισμα τῶν άντιστάσεων τῶν στοιχείων.

$$U = U_1 + U_2 \quad \text{καί} \quad R = R_1 + R_2$$

Άς μελετήσομε τή συνδεσμολογία αύτή στή διαμόρφωση μιᾶς μπαταρίας αύτοκινήτου.

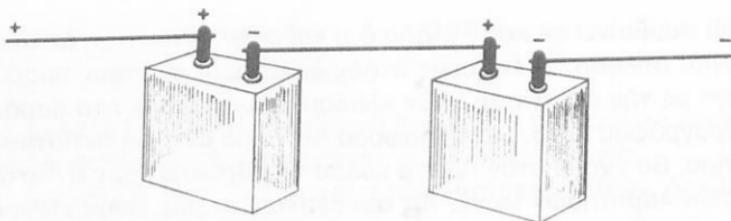

Σχ. 2.16α.

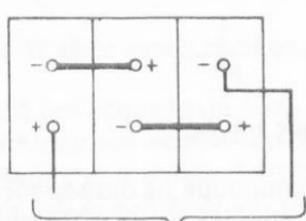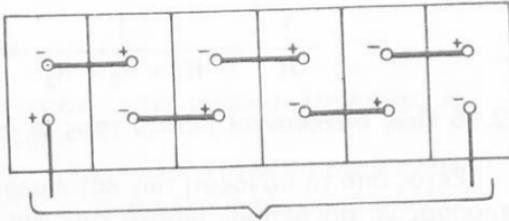
Δικροδέντες μπαταρίας 6V
3 στοιχείαΔικροδέντες μπαταρίας 12V
6 στοιχεία

Σχ. 2.16β.

Τό ήλεκτρικό σύστημα τοῦ αύτοκινήτου άπαιτεῖ συνήθως τροφοδότηση μέ τάση 6V ή 12V. Ἐπειδή ἐμεῖς διαθέτομε στοιχεῖα τῶν 2V, γιά νά σχηματίσομε μία μπαταρία, χρησιμοποιοῦμε ἀντιστοίχως 3 στοιχεῖα ή 6 στοιχεῖα, πού συνδέομε σέ σειρά, ὅπως δείχνει τό σχῆμα 2.16β. Ἔτσι παρατηροῦμε ὅτι κάθε μπαταρία (συσσωρευτής) εἶναι μία συστοιχία. Αὐτό ἄλλωστε εἴπαμε ὅτι σημαίνει ἡ λέξη μπαταρία.

2.17 Τί μπορεῖ νά μᾶς δώσει ἡ παράλληλη συνδεσμολογία πηγῶν.

Στήν παράλληλη συνδεσμολογία τῶν πηγῶν συνδέομε ὅλους τούς θετικούς πόλους καί παίρνομε ἔναν κοινό θετικό πόλο. Συνδέομε ἐπί-

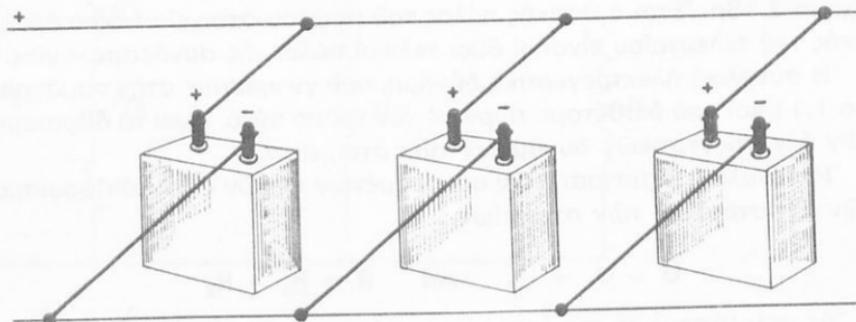

Σχ. 2.17.

$$V = V_1 = V_2 = V_3 \text{ καὶ } \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδεύτικής Πολιτικής


σης öλους τούς áρνητικούς καί παίρνομε ἔναν κοινό áρνητικό πόλο (σχ. 2.17). Ἡ συνολική ḥλεκτρεγερτική δύναμη δέν μεγαλώνει, μένει ὅση ἦταν ἡ ḥλεκτρεγερτική δύναμη τοῦ στοιχείου.

Ἡ áντίσταση öμως μικράνει, ὅσο οι πηγές γίνονται περισσότερες. Ἀντίθετα ἡ ἑνταση τοῦ ρεύματος, πού μπορεῖ νά δώσει ἡ ὁμάδα τῶν συνδεομένων πηγῶν, μεγαλώνει.

Ἄν πρόκειται νά κάνομε μία tétoia συνδεσμολογία, θά πρέπει νά προσέξομε, ὥστε öλες οι πηγές νά ἔχουν τήν ἴδια ḥλεκτρεγερτική δύναμη, γιατί διαφορετικά ἡ πού μεγάλη θά στέλνει ρεῦμα στίς πιό μικρές καί θά áδειάζει χωρίς καμία áwféleia.

2.18 Τί μπορεῖ νά μᾶς δώσει ἡ μικτή συνδεσμολογία πηγῶν.

Στή μικτή συνδεσμολογία πηγῶν συνδέομε πρῶτα ὄρισμένες πηγές σέ σειρά καί σχηματίζομε ἔπειτα περισσότερες tétoies öμοιες ὁμάδες. Κατόπιν συνδεσμολογοῦμε αύτές τίς ὁμάδες παράλληλα (σχ. 2.18).

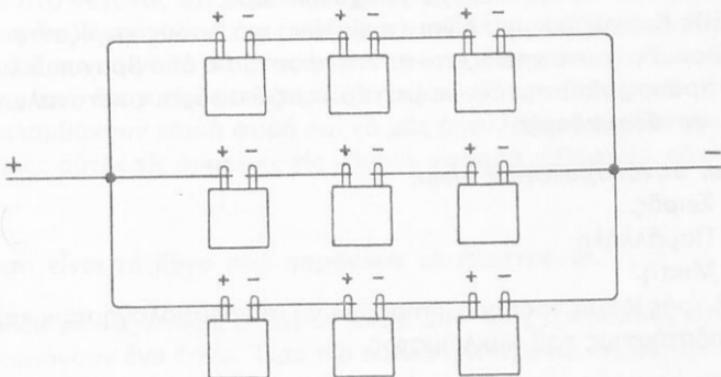

Σχ. 2.18.

Ἡ συνδεσμολογία αύτή διαθέτει καί περισσότερα βόλτ καί περισσότερα ámpére.

Τό πόσες πηγές θά συνδέσομε στή σειρά καί πόσες ὁμάδες θά συνδεσμολογίσομε παράλληλα, ἔξαρτάται ἀπό πολλά πράγματα, πού δέν εῖναι δουλειά τοῦ μηχανοτεχνίτη.

Πάντως ὁ áριθμός τῶν πηγῶν, πού θά συνδεθοῦν σέ σειρά, ἔξαρτάται ἀπό τήν τάση, πού θέλομε νά ἔχομε. Ἐνῶ ὁ áριθμός τῶν ὁμάδων, πού θά συνδεθοῦν παράλληλα, ἔξαρτάται ἀπό τή συνολική ántístasē τῶν πηγῶν καθώς καί ἀπό τό ρεῦμα, πού ζητάμε.

2.19 Ἀνακεφαλαίωση.

Συνεχές λέμε τό ρεῦμα, πού ἔχει μέσα στό κύκλωμα τήν ἴδια πάντα Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

κατεύθυνση καί διατηρεῖ σταθερή τήν ἔντασή του.

Τό ρεῦμα εἶναι κίνηση τῶν ἡλεκτρονίων ἀπό τὸν ἀρνητικό πόλο τῆς πηγῆς πρός τὸ θετικό.

Παρ' ὅλο ὅτι γνωρίζομε τὴν πραγματική φορά κινήσεως, ὅμως, ἐξ αἰτίας μιᾶς παλιᾶς συμφωνίας, δεχόμαστε **συμβατικά** ὅτι τὸ ρεῦμα κινεῖται ἀπό τὸ θετικό πόλο πρός τὸν ἀρνητικό.

Τὸ ἡλεκτρικό ρεῦμα κινεῖται σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τοῦ "Ωμ, πού λέει ὅτι ἡ τάση V, ἡ ἔνταση I καὶ ἡ ἀντίσταση R συνδέονται μεταξύ τους μέτρη σχέση:

$$V = I \cdot R$$

'Η τάση μετριέται σέ Βόλτ.

'Η ἔνταση σέ 'Αμπέρ.

'Η ἀντίσταση σέ "Ωμ.

"Αν τὸ ἡλεκτρικό ρεῦμα δέν ἀκολουθήσει μέσα στὸ κύκλωμα τὸν κανονικό του δρόμο πρός τὸν καταναλωτή, ἀλλά ἀκολουθήσει ἀνεπιθύμητη πορεία, λέμε ὅτι ἔχομε **βραχυκύκλωμα**.

Κάθε βραχυκύκλωμα εἶναι ἐπικίνδυνο γιά ὅσους χειρίζονται τίς συσκευές καί γι' αὐτό χρειάζεται πάντα προστασία ἀπό βραχυκυκλώματα.

'Ο τρόπος, πού συνδέομε μεταξύ τους διαφόρους καταναλωτές, λέγεται **συνδεσμολογία**.

Τρόποι συνδεσμολογίας εἶναι:

- α) Σειρᾶς.
- β) Παράλληλη.
- γ) Μικτή.

Μέ τούς ἴδιους τρόπους μποροῦμε νά συνδεσμολογήσομε καί πηγές τροφοδοτήσεως τοῦ κυκλώματος.

2.20 Έρωτήσεις.

1. Ποιές πηγές δίνουν συνεχές ρεῦμα;
2. Ποιά εἶναι ἡ φορά κινήσεως τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος;
3. Πῶς ύπολογίζομε τὴν ἔνταση, πού θά περάσει ἀπό ἕνα κύκλωμα μέ γνωστή ἀντίσταση καί τάση;
4. Πῶς προστατεύόμαστε ἀπό τὸ βραχυκύκλωμα;
5. Δώστε ἀπό ἕνα παράδειγμα συνδεσμολογίας καταναλωτῶν σέ σειρά, παράλληλα καί μικτά.
6. Τί ἔχομε νά ώφεληθοῦμε ἀπό τὴν παράλληλη συνδεσμολογία πηγῶν;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ

3.1 Γιατί ένδιαφερόμαστε τόσο πολύ γιά τά ήλεκτρόνια.

Από τήν άρχη τοῦ βιβλίου δέν κάνομε άλλη δουλειά άπό τό νά μιλᾶς με γιά τά ήλεκτρόνια. Ποῦ κατοικοῦν, πότε καί πῶς μετακινοῦνται, πῶς συγκεντρώνονται. Μάθαμε βέβαια ότι ή μετακίνησή τους αύτή εἶναι ήλεκτρικό ρεῦμα καί ήλεκτρικό ρεῦμα σημαίνει γιά μᾶς φῶς, κίνηση, θέρμανση.

Η ίδιαίτερη ὅμως προτίμησή μας καί τό ένδιαφέρον μας γι' αύτά όφείλεται στό γεγονός ότι μποροῦν νά πραγματοποιήσουν μεγάλο άριθμό έργασιῶν. Παράγουν, ὅπως εἴπαμε καί σέ άλλο κεφάλαιο, δλων τῶν εἰδῶν τό έργο. Κινοῦν τά μεταφορικά μέσα, θερμαίνουν, δροσίζουν, φωτίζουν καί, όταν είμαστε άπρόσεκτοι καί άδιαφοροῦμε γιά τή ζωή μας, άναλαμβάνουν καμιά φορά καί νά μᾶς άπαλλάξουν άπό αύτήν. Έπι πλέον όλες αύτές τίς δουλειές τίς κάνουν καθαρά, άθόρυβα, οίκονομικά.

3.2 Πόσο εἶναι τό έργο πού παράγουν τά ήλεκτρόνια.

Τά ήλεκτρόνια, καθώς περνοῦν μέσα άπό τούς διαφόρους καταναλωτές παράγουν ένα έργο. "Οσο πιό πολλά ήλεκτρόνια περάσουν σέ θρισμένη ώρα, δηλαδή όσο μεγαλύτερη εἶναι ή ένταση, τόσο πιό μεγάλο θά εἶναι τό έργο. "Οσο πιό πολύ χρόνο συνεχίζουν νά περνοῦν, τό έργο μεγαλώνει. Γιά νά περάσουν ὅμως χρειάζεται, ὅπως εϊδαμε, καί μία τάση.

Τό έργο λοιπόν τῶν ήλεκτρονίων έξαρτᾶται άπό τήν ένταση (Amper), τήν τάση (Volt) καί τό χρόνο (sec). "Έχει άποδειχθεῖ ότι δέν έξαρτᾶται άπό τίποτε άλλο. Έπομένως:

3.3 Πόση εἶναι ή ισχύς πού δίνουν τά ήλεκτρόνια.

Έπειδή πρέπει νά άσχοληθοῦμε όχι μόνο μέ τίς ήλεκτρικές μονάδες

$$\text{Ήλεκτρικό έργο} = \text{Amper} \times \text{Volt} \times \text{sec}$$

μετρήσεως, άλλα καί μέ τίς μηχανικές, γι' αύτό θά πούμε ἐδῶ καί μερικά πράγματα άπο τή Φυσική καί ιδιαίτερα τή Μηχανική.

"Οταν ἔνα ἄλογο ἀνεβάσει ἔνα φορτίο σ' ἔναν ἀνήφορο, λέμε ὅτι ἔκανε ἔνα ἔργο. "Αν φορτώσουμε π.χ. τό ἄλογο μέ δύο σακκιά σιτάρι, πού ζυγίζουν συνολικά 75kp (κιλοπόντ) καί τό βάλομε νά τά μεταφέρει στήν κορυφή ἐνός λόφου, πού είναι 100m πιό ψηλά, τότε λέμε ὅτι τό ἄλογο αύτό ἔκανε ἔνα ἔργο $75kp \times 100m = 7500kp \cdot m$ (αύτό τό kp · m τό διαβάζομε κιλοποντόμετρα).

'Αλλά ἐμάς ἐκεῖνο πού μᾶς ἐνδιαφέρει δέν είναι μόνο τό **πόσο** ἔργο ἔκανε, άλλα καί **πόσο γρήγορα** τό ἔκανε. Γιατί τήν ίδια δουλειά θά μποροῦσε νά τήν κάνει καί ἔνα παιδί, ἀνεβάζοντας τό σιτάρι στό λόφο αύτό μέσα στίς τσέπες του. Φυσικά αύτό θά ἀπαιτοῦσε πολύ περισσότερο χρόνο.

"Αν τό ἄλογο τοῦ παραδείγματός μας μπορεῖ π.χ. νά ἀνεβάσει τά 75kp σιτάρι κατά 1m σέ κάθε δευτερόλεπτο, πού θά περνᾶ, λέμε ὅτι τό ἄλογο αύτό ἔχει ισχύ ἐνός μηχανικοῦ ἵππου.

Γνωρίζομε λοιπόν τώρα δύο μονάδες: πρῶτο, τή μονάδα ἔργου, τό, κιλοποντόμετρο (kp · m) καί δεύτερο, τή μονάδα ισχύος, τόν ἵππο (HP).

Κάθε ἵππος δίνει ἔργο $75 kp \cdot m$ ἀνά sec. Ἐπομένως ἂν ἔργασθει μιά ώρα, θά δώσει $75 \times 3600 = 270.000 kp \cdot m$ ἢ ἔνα ἵππο ἐπί μία ώρα ($1HP \times 1H$). Τότε λέμε ὅτι πήραμε ἔργο ἐνός ώριαίου ἵππου.

"Ας δοῦμε τώρα τίς ἀντίστοιχες ἡλεκτρικές μονάδες. Ειδαμε ὅτι τό ἡλεκτρικό ἔργο είναι Amper × Volt × sec (παράγρ. 3.2).

Καί ἡ ἡλεκτρική ισχύς είναι Amper × Volt.

Αύτό τό Amper × Volt τό ονομάζομε Watt (βάτ) καί ἂν διαθέτομε 1000 τέτοια Watt λέμε ὅτι ἔχομε ἔνα Κιλοβάτ (kilowatt) (kW). Μία μηχανή, πού ἔχει ισχύ 1kW, παράγει σέ μια ώρα ἔργο $1kW \cdot h$ καί τό λέμε ώριαίο **Κιλοβάτ**.

"Ο μετρητής τής ΔΕΗ στά σπίτια μας καί στό ἔργοστάσιο γράφει kW.h (ώριαϊα κιλοβάτ) καί ὅχι kW (σκέτο κιλοβάτ), ὅπως συνηθίσαμε νά τά λέμε.

"Ανάμεσα στίς ἡλεκτρικές καί μηχανικές μονάδες ύπαρχουν οι ἑξῆς σχέσεις:

$$1 kW = 1,36 \text{ HP}$$

$$1 HP = 0,735 kW$$

$$1 kW \cdot h = 1,36 \text{ HP} \cdot h$$

$$1 HP \cdot h = 0,735 kW \cdot h$$

$$1 kpm = 0,00272 Wh$$

3.4 Ἀνακεφαλαίωση.

"Ο ἡλεκτρισμός είναι μορφή ἐνέργειας ύψηλῆς στάθμης, πού μπορεῖ νά γίνει εύκολα κίνηση καί θερμότητα.

‘Η ισχύς, πού έχει ἔνα ρεῦμα, ἔξαρτᾶται ἀπό τὴν τάση τῆς πηγῆς, πού τό παράγει, καὶ ἀπό τὴν ἔνταση πού έχει αὐτό τὸ ρεῦμα. ‘Η ισχύς μετριέται σέ Volt × Αμπέρ, πού ὄνομάζονται Watt.

3.5 Έρωτήσεις.

1. Μέ ποιά μονάδα μετρᾶμε τὴν κατανάλωση τοῦ ρεύματος;
 2. Ποιά εἶναι ἡ σχέση μεταξύ ἕπιπλων καὶ κιλοβάτων;
-


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

4.1 Ποιό ρεύμα λέμε έναλλασσόμενο.

"Ας ύποθεσομε στη της τομῆς τοποθετοῦμε ένα διαφορετικό συμπεριφορά τῶν ήλεκτρονίων (σχ. 4.1). Τό διαφορετικό συμπεριφορά στη της τομῆς περνά συνεχῶς ο ίδιος άριθμός ήλεκτρονίων. Πιθανόν όμως νά μᾶς πληροφορήσει, ότι τά ήλεκτρόνια κινοῦνται συνεχῶς πρός την ίδια κατεύθυνση καί ότι άπό τό σημείο της τομῆς περνάν συνεχῶς ο ίδιος άριθμός ήλεκτρονίων. Πιθανόν όμως νά μᾶς πληροφορήσει, ότι ναί μέν τό ρεύμα άκολουθει την ίδια σταθερή κατεύθυνση, άλλά ο άριθμός τῶν ήλεκτρονίων, πού περνοῦν, μεταβάλλεται. Τέλος πιθανόν νά μᾶς δείξει καί κάτι άλλο, ότι δηλαδή τά ήλεκτρόνια πηγαίνουν καί έρχονται μέσα στόν άγωγό (άλλαζουν κατεύθυνση) καί συγχρόνως πληθαίνουν καί λιγοστεύουν.

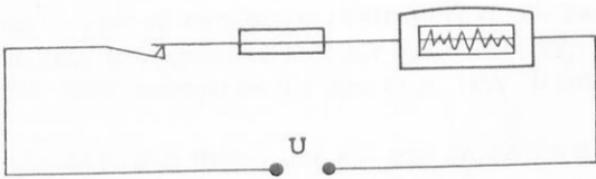

Σχ. 4.1.

"Έχομε λοιπόν τρεῖς περιπτώσεις ρεύματος μέ διαφορετική συμπεριφορά ήλεκτρονίων. Στήν πρώτη περίπτωση (συνεχής κατεύθυνση καί σταθερός άριθμός ήλεκτρονίων) λέμε ότι τό ρεύμα είναι **συνεχές**. Στή δεύτερη (συνεχής κατεύθυνση, μεταβαλλόμενος άριθμός ήλεκτρονίων) λέμε ότι τό ρεύμα είναι **μεταβαλλόμενο** καί στήν τρίτη περίπτωση (μεταβαλλόμενη κατεύθυνση καί μεταβαλλόμενος άριθμός ήλεκτρονίων) λέμε ότι τό ρεύμα είναι **έναλλασσόμενο**.

Τό ρεύμα, πού χρησιμοποιοῦμε στήν πράξη, είναι σχεδόν πάντοτε έναλλασσόμενο. Καί αύτό όχι γιατί είναι εύκολότερη ή παραγωγή του, άλλα γιατί μποροῦμε εύκολα νά αύξησομε ή νά μειώσομε τήν τάση του.

Αύτή δέ ή άλλαγή τῆς τάσεως ἔχει, ὅπως θά δοῦμε ἀργότερα, μεγάλη σημασία. Τό εναλλασσόμενο ρεῦμα, πού χρησιμοποιοῦμε, ἔχει **ήμιτονειδή μορφή**. Γιά τό ημιτονοειδές ρεῦμα θά μιλήσομε στήν παράγραφο 4.3.

4.2 Τί εἶναι ἑκεῖνο πού κάνει τό ρεῦμα ἐναλλασσόμενο.

"Οπως εἴδαμε, τά ήλεκτρόνια ἔχουν τήν τάση νά προχωροῦν πρός τό θετικό πόλο (παράγρ. 1.11), γιά νά καλύψουν τή διαφορά τάσεως, πού ύπάρχει.

"Ἄς ύποθέσομε τώρα ὅτι σέ κάποια στιγμή ὁ θετικός πόλος γίνεται ἀρνητικός καί ὁ ἀρνητικός θετικός. 'Η αἰτία, πού ἔκανε τά ήλεκτρόνια νά κινοῦνται (ἡ τάση), ἔξακολουθεῖ νά ύπάρχει μέ τή διαφορά ὅτι ἀλλάζει ἡ κατεύθυνση τοῦ δρόμου, πού πρέπει νά πάρουν τά ήλεκτρόνια, γιά νά φθάσουν στό τέρμα τοῦ ταξιδίου τους.

"Ἄν αὐτή ἡ ἄλλαγή γίνεται κατά όρισμένα χρονικά διαστήματα (περιοδικά), τότε τά ήλεκτρόνια κάνουν ἔνα ἀσταμάτητο πήγαινε - ἔλα καί δημιουργοῦν ἔτσι τό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα.

Τό πόσο χρόνο διαρκεῖ τό κάθε πήγαινε καί τό κάθε ἔλα ἔξαρτᾶται ἀπό τό κάθε πότε ἀλλάζουν θέση οἱ πόλοι.

'Ο χρόνος, πού χρειάζεται, ὥστε ὁ ἀρνητικός πόλος νά γίνει θετικός καί νά ξαναγίνει πάλι ἀρνητικός, λέγεται **περίοδος**. Κάθε πήγαινε καί ἔλα τῶν ήλεκτρονίων εἶναι μία περίοδος. 'Ο ἀριθμός τῶν ταξιδιῶν αὐτῶν μέ ἐπιστροφή, πού κάνουν τά ήλεκτρόνια σέ ἔνα δευτερόλεπτο, λέγεται **συχνότητα**. Τήν περίοδο τήν συμβολίζομε μέ τό γράμμα T καί τή μετροῦμε σέ δευτερόλεπτα. Τή συχνότητα τή συμβολίζομε μέ τό λατινικό γράμμα f καί τή μετροῦμε σέ περιόδους ἀνά δευτερόλεπτο. 'Επισης τή μετροῦμε μέ μία μονάδα, πού λέγεται $Hertz$ καί ἔχει σύμβολο τό Hz .

"Ἐνα Hz εἶναι μία περίοδος ἀνά sec. "Οταν λοιπόν ξέρομε τή συχνότητα, βρίσκομε τήν περίοδο καί ἀντίστροφα.

Τό ρεῦμα τῆς ΔΕΗ ἔχει συχνότητα $50Hz$, ἐνώ τά ἀμερικάνικα ρεύματα εἶναι τῶν $60Hz$. "Ἄν παραγγείλομε μία μηχανή στήν Ἀμερική καί δέν τούς πούμε πού θά ἐργασθεῖ, θά μᾶς στείλουν μηχανή τῶν $60Hz$ καί αὐτό θά μᾶς δημιουργήσει μεγάλες σκοτούρες.


4.3 Τί εἶναι ἔνα ημιτονοειδές ρεῦμα καί τί λέμε φάση.

"Οταν ἀκοῦμε **ήμιτονοειδές ρεῦμα** μπορεῖ νά σκεφθοῦμε ὅτι θά ἔχομε νά κάνομε μέ κάτι πολύ δύσκολο. Αύτή ἡ ἐντύπωση ὅμως δέν εἶναι σωστή, ὅπως θά δοῦμε παρακάτω.

"Ολοι μας γνωρίζομε τό ἐκκρεμές καθώς καί τή ρυθμική κίνηση, πού ἔκτελεῖ.

"Ας άπομονώσομε πρώτα τή μιά του κίνηση άπο τά άριστερά πρός τά δεξιά [σχ. 4.3(α)]. Στή θέση A τό έκκρεμές έχει ταχύτητα 0. "Οσο πέφτει αυξάνεται ή ταχύτητά του, ή όποια γίνεται μέγιστη, όταν φθάνει στό κέντρο. Άπο τέκη τό έκκρεμές άρχιζει νά άνεβαίνει, ή ταχύτητά του έλαττωνεται, έως ότου φθάσει στό τέρμα τῆς κινήσεώς του, όπου ή ταχύτητα γίνεται μηδέν. "Εκεϊ σταματᾷ καί άμεσως άρχιζει καί πάλι νά κινεῖται μέ τόν ίδιο τρόπο, άλλα πρός τήν άλλη κατεύθυνση, δηλαδή άπο τά δεξιά πρός τά άριστερά [σχ. 4.3(β)]. Λέμε ότι τό έκκρεμές έκλεισε έτσι μιά περίοδο. "Θ άριθμός τῶν πλήρων κινήσεων A-B-Γ στό δευτερόλεπτο λέγεται, όπως ξέρομε, **συχνότητα** (παράγρ. 4.2).

"Αν τώρα συνδέσομε τίς δύο αύτές καμπύλες σέ μία, θά έχομε τό σχήμα 4.3(γ).

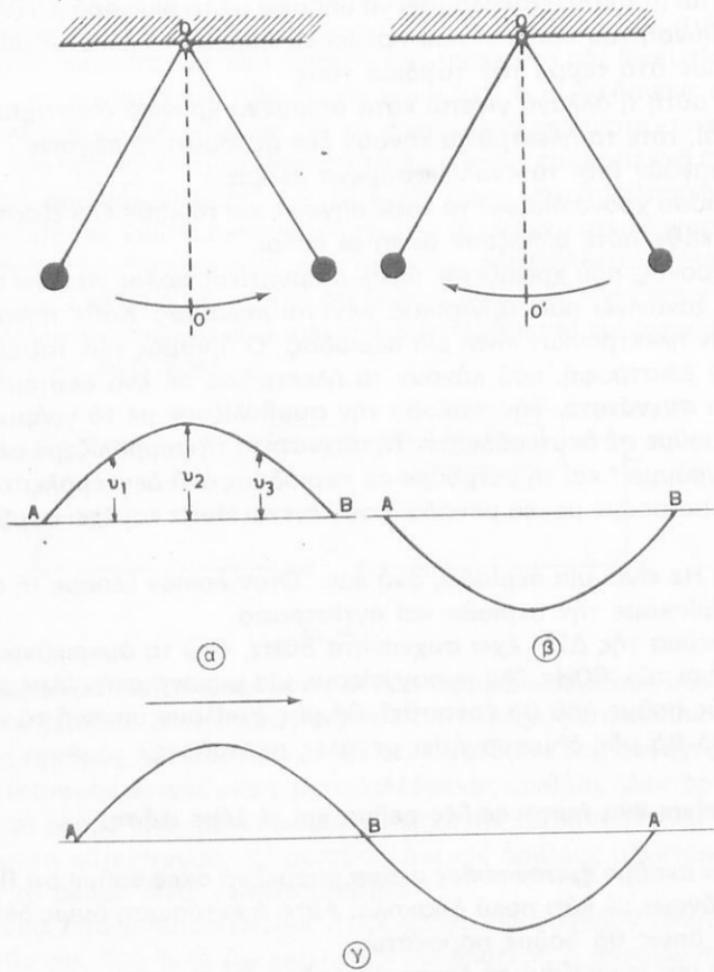

Σχ. 4.3.

Τή μορφή αύτής τῆς καμπύλης όνομάζομε **ήμιτονοειδή**, γιατί χαράζεται μέ βάση ένα μαθηματικό νόμο, πού έχει σχέση μέ τά ήμιτονα τῆς τριγωνομετρίας.

"Όμοια άκριβώς μέ τήν κίνηση, πού κάνει τό έκκρεμές, είναι καί ή κίνηση τῶν ήλεκτρονίων στό **έναλλασσόμενο ρεῦμα**, πού έμεις χρησιμοποιούμε καί γ' αύτό τό λέμε **ήμιτονοειδές** έναλλασσόμενο ρεῦμα.


Τή θέση, πού κατέχει κάθε στιγμή τό ήλεκτρόνιο πάνω στήν καμπύλη αύτή, τή λέμε **φάση** τοῦ ρεύματος.

4.4 Τί ρεῦμα μᾶς δίνει ή ΔΕΗ.

Τό ρεῦμα, πού χορηγεῖ ή ΔΕΗ, είναι **έναλλασσόμενο, ήμιτονοειδές μέ συχνότητα 50Hz καί μέ τάση 220V ή καί 380V**.

Τό ρεῦμα αύτό ἔρχεται στά σπίτια μας μέ 2 άγωγούς. "Αν πρόκειται γιά κτήρια μέ πολλά διαμερίσματα ἡ γραφεῖα, τότε παρέχεται μέ 4 άγωγούς. 'Από αύτούς ό ἔνας συνδέεται πάντα μέ τή γῆ καί λέγεται **γειωμένος ουδέτερος**, ἐνώ ό καθένας ἀπό τούς ἄλλους τρεῖς λέγεται **άγωγός φάσεως**.


Οι άγωγοί αύτοί ξεκινοῦν ἀπό ἕνα μετασχηματιστή, πού θά τόν γνωρίσομε ἀργότερα (Κεφ. 10). Τό σχῆμα 4.4α μᾶς δείχνει τήν ἀναχώρηση τοῦ ρεύματος ἀπό τό μετασχηματιστή καί τούς άγωγούς, μέ τούς δύο ποίους συνδέονται οἱ καταναλωτές.

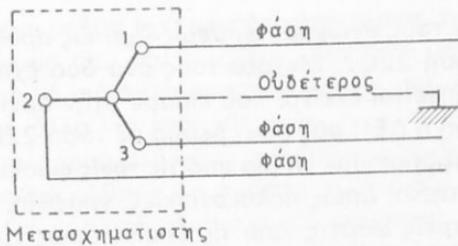

Σχ. 4.4α.


Μέσα καί στούς τρεῖς άγωγούς φάσεως κυκλοφορεῖ ρεῦμα έναλλασσόμενο, ήμιτονοειδές, 50Hz. "Όμως τά τρία αύτά ρεύματα παρουσιάζουν μεταξύ τους μία διαφορά, ώς πρός τό χρόνο έμφανίσεώς τους, πού τή λέμε **διαφορά φάσεως**. Δηλαδή πρώτα ξεκινᾶ τό ἔνα γιά νά σχηματίσει τήν ήμιτονοειδή καμπύλη του. Μόλις φθάσει τό $\frac{1}{3}$ τῆς περιόδου του (σχ. 4.4β) ξεκινᾶ τό δεύτερο, καί ὅταν καί αύτό φθάσει τό $\frac{1}{3}$ ξεκινᾶ τό τρίτο.

Μέ τό θέμα τῆς **διαφορᾶς φάσεως** ἡ **φασικής ἀποκλίσεως**, ὅπως λέγεται, δέν θά ἀπασχοληθοῦμε ἄλλο, γιατί είναι θέμα πού ἀφορᾶ τόν ήλεκτροτεχνίτη.

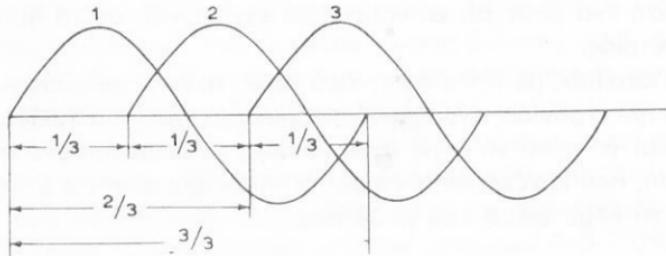

Σχ. 4.4β.

Μαύρυς άγωγός (φάση)

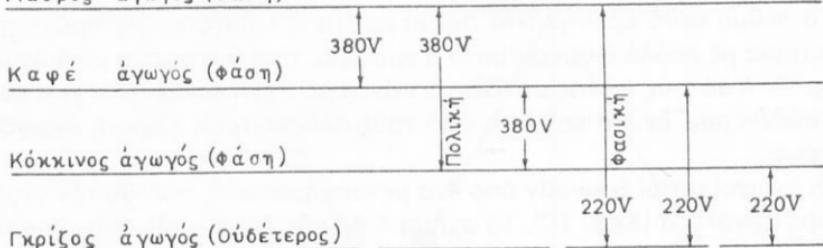

Σχ. 4.4γ.

Ό ο καθένας από τους **άγωγούς φάσεως** έχει ως πρός τόν **ούδέτερο** μία όνομαστική τάση 220V. Μεταξύ τους άνα δύο έχουν τάση 380V (σχ. 4.4γ). Έτσι έχηγεται έκεινο, που είπαμε στήν άρχη της παραγράφου 4.4, ότι δηλαδή ή ΔΕΗ μᾶς δίνει ρεῦμα μέ τάση 220V ή και 380V.

Στά σπίτια μας άξιοποιούμε τή μία από τίς τρεῖς φάσεις και τόν ούδέτερο. Σέ μεγάλα κτήρια, όπως πολυκατοικίες, γραφεῖα, νοσοκομεῖα, ή ΔΕΗ δίνει και τίς τρεῖς φάσεις, από τίς δποιες όμως χρησιμοποιούμε, συνήθως, τήν καθεμιά χωριστά από τήν άλλη, πάντα όμως μαζί μέ τόν ούδέτερο.

Σέ έργοστάσια, όπου ύπάρχουν κυρίως κινητήρες, και στά μηχανοστάσια τών Νοσοκομείων, Ξενοδοχείων και άλλων κτηρίων, όταν πρόκειται νά κινήσουμε κινητήρα, χρησιμοποιούμε και τίς τρεῖς φάσεις μαζί. Γιά τίς ύπόλοιπες δουλειές τού έργοστασίου και γιά τό φωτισμό χρησιμοποιούμε τήν κάθε φάση χωριστά, μαζί πάντα μέ τόν ούδέτερο.

Έπειδή μπορεΐ νά γεννηθεΐ άπορία γιά τόν ούδέτερο τού κινητήρα λέμε πάλι αύτό, που είπαμε παραπάνω: **Όταν πρόκειται νά κινήσουμε κινητήρα, χρησιμοποιούμε και τίς τρεῖς φάσεις μαζί.** Δέν γράφομε πουθενά τίποτα γιά ούδέτερο, γιατί δέν ύπάρχει, δέν χρειάζεται ούδέτερος.

Οι άγωγοί φάσεως είναι έπικινδυνοι. Γιά νά τούς ξεχωρίζομε εύκολα,

ιφοῦ αύτοί εἶναι πού σκοτώνουν, συμφωνήσαμε νά χρησιμοποιοῦμε στό μονωτικό περίβλημά τους (ντύσιμο) (Κεφάλ. 18) ίδιαίτερα χαρακτηριστικά χρώματα.

Κάθε καλώδιο, πού ἔχει ντύσιμο «μαύρο», «κόκκινο» ή «καφέ» χρώμα, εἶναι διπωσδήποτε ἐπικίνδυνο. Ό τέταρτος ἀγωγός, ό ούδετερος, συνηθιζόταν νά εἶναι «γκρίζος» ή «κίτρινος». Τώρα χρησιμοποιοῦμε «ἀνοικτό κυανό». Καλώδιο μέ κίτρινες ή πράσινες λωρίδες σημαίνει ἀγωγός προστασίας. Κανείς ὅμως δέν μπορεῖ νά μᾶς ἔξασφαλίσει ότι δέν ἄλλαξε κάποιος τή σύνδεση μέ κανένα ἄλλο σύρμα, δέν ἔλειψε κάποιο κομμάτι ἀγωγοῦ φάσεως καί τσόνταραν ἔνα γκρίζο ἐπάνω σέ φάση. Θά εἴμαστε ἐπομένως πάντα προσεκτικοί, ἀνεξάρτητα μέ τό χρώμα πού θά ἔχει ό ἀγωγός.

Ἄκομη πρέπει νά προσέξουμε καί κάτι ἄλλο. Στίς παλιότερες ἐγκαταστάσεις χρησιμοποιοῦσαν ἄλλα χρώματα καί στήν ἀκόμη παλιότερη ἐποχή, πού δέν ὑπῆρχε ἀκόμη σύστημα χρησιμοποιοῦσε ό κάθε τεχνίτης ὅτι χρώμα ταίριαζε στό γοῦστο του.


Βασικός μας κανόνας λοιπόν εἶναι: **Προσοχή σέ κάθε σύρμα, ότι χρώμα καί ἄν ἔχει.**

4.5 Έφαρμόζεται στό ἑναλλασσόμενο ρεύμα ό νόμος τοῦ Ωμ;

Βεβαίως καί ἔφαρμόζεται. Μέ τή διαφορά ότι ή ἔφαρμογή γίνεται μέ τρόπο πολύπλοκο.

Τό ἑναλλασσόμενο ρεύμα ἔχει μεγάλες ἀπαιτήσεις. Δέν λέει όλα του τά μυστικά σέ ἑκείνους, πού δέν γνωρίζουν ἀνώτερα μαθηματικά. "Ετσι ἐμεῖς θά γνωρίσομε τά πιό ἀπλά μυστικά, ἑκεῖνα, πού εἶναι γιά ὅλους, καί θά ἀφήσομε τά ἄλλα γιά τούς εἰδικούς.

Τό πιό μεγάλο μπέρδεμα στό νόμο τοῦ Ωμ τό προκαλεῖ ό ἀντίσταση. **Στό συνεχές ρεύμα** μάθαμε ότι ἀντίσταση όνομάζομε τή δυσκολία, πού προβάλλει ό ἀγωγός στό πέρασμα τοῦ ρεύματος. Αύτή τήν ἀντίσταση τή λέμε **ώμική**. "Αν πάρομε ἔναν ἀγωγό καί τόν στρίψωμε ἔτσι, ὥστε νά γίνει σάν ἐλατήριο (σχ. 4:5) καί κατόπιν τόν βάλομε μέσα σ' ἔνα κύκλωμα συνεχοῦς ρεύματος, θά παρατηρήσομε ότι ή ἀντίσταση, πού προβάλλει, εἶναι σάν νά ἡταν ό ἀγωγός τεντωμένος.

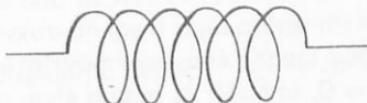

Σχ. 4.5.


Δέν συμβαίνει όμως τό ἕδιο, ἄν τό ἐλατήριο αύτό τό τοποθετήσομε σέ κύκλωμα ἑναλλασσόμενου ρεύματος. Έκεϊ μᾶς δημιουργεῖ ἔνα σωρό προβλήματα.

Αύτός ό τυλιγμένος άγωγός, παρουσιάζει στό έναλλασσόμενο ρεῦμα μία άντισταση μεγαλύτερη από οση παρουσιάζει στό συνεχές. Αύτή ή άντισταση λέγεται **έπαγωγική**.

Στό έναλλασσόμενο ρεῦμα ύπαρχει καί ένα άλλο άκόμη εἶδος άντιστασεως, ή **χωρητική άντισταση**, πού όφείλεται σέ όρισμένες συσκευές, μέι ίδιότητα νά άποθηκεύουν ήλεκτρικά φορτία, τούς **πυκνωτές**.

4.6 Τί είναι τό πηνίο. Έπαγωγική άντισταση.

Πηνίο όνομάζεται ένας άγωγός τυλιγμένος σάν έλατήριο (σχ. 4.6a), δημοιος μέ αύτόν, πού γνωρίσαμε στήν παράγραφο 4.5.

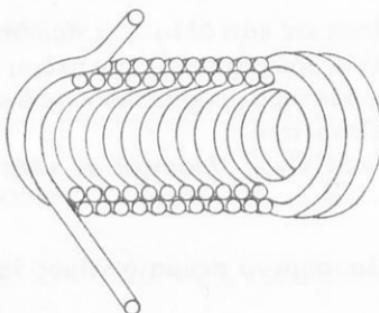

Σχ. 4.6a.

Γενικά κάθε άγωγός τυλιγμένος καί σέ μία κουβαρίστρα άκόμη είναι ένα πηνίο.

Έπαγωγική άντισταση είναι μία πρόσθετη άντισταση, έκτος από τήν ώμική, πού παρουσιάζει ένα πηνίο στό έναλλασσόμενο ρεῦμα. Τή συμβολίζομε μέ τό γράμμα X_L .

Αύτή ή έπαγωγική άντισταση είναι άνεξάρτητη από τήν ώμική άντισταση τού άγωγού τού πηνίου καί όφείλεται σέ άλλες αιτίες.

Άντιστάσεις καθαρά έπαγωγικές δέν ύπαρχουν, γιατί κάθε πηνίο γίνεται άπό κάποιον άγωγό πού έχει κάποια, έστω καί μικρή, ώμική άντισταση. "Οσο γιά τούς ύπεραγωγούς, ξεχάσομε. Δέν μπορεῖ ή υλη μας νά τούς καλύψει. Ή έπαγωγική άντισταση μεταβάλλεται ούσιαστικά όταν άλλάζει ή συχνότητα τού ρεύματος πού τήν προκάλεσε:

$$X_L = W \cdot L$$

"Ενα πηνίο πού διαρρέεται από ρεῦμα ύψηλῆς συχνότητας (ήψισυχο ρεῦμα) παρουσιάζει τόσο ύψηλή έπαγωγική άντισταση πού σχεδόν άποτελεῖ διακοπή. "Αν $W = 0$, δηλαδή τό ρεῦμα είναι συνεχές, τότε ή X_L είναι καί αύτή μηδέν, δηλαδή τό πηνίο παρουσιάζει μόνο τήν ώμική του άντισταση.


Ή έπαγωγική άντισταση μετριέται καί αύτή σέ ώμ.

Ή έπαγωγική ή αύτεπαγωγική άντισταση ένός πηνίου είναι άσχετη

αἱ ἀνεξάρτητη ἀπό τὴν ὡμική του ἀντίσταση. Δηλαδή στὸ συνεχές ρεῦμα ἔχομε μόνο ὡμική ἀντίσταση, ἐνῶ στὸ ἐναλλασσόμενο ρεῦμα ἔνα πηνίο προυσιάζει καὶ ὡμική καὶ αὐτεπαγωγική ἀντίσταση.

"Οταν συνδέσομε τὸ πηνίο σὲ ἔνα κύκλωμα ἐναλλασσόμενου ρεύματος, δημιουργεῖ στὸ κύκλωμα μία ἀναστάτωση, πού ὄνομάζεται **ἐπαγωγή**.

"Αν βάλομε κοντά σέ ἔναν ἀγωγό α, ἀπό τὸν ὅποιο περνᾶ ρεῦμα ἐναλλασσόμενο, ἔνα κύκλωμα β, πού δέν περιλαμβάνει καμία πηγή ρεύματος ἀλλὰ μόνο ἔνα πηνίο Π, θά δοῦμε ὅτι μέσα στὸ πηνίο, καὶ ἐπομένως μέσα στὸ κύκλωμα β, θά κυκλοφορήσει ρεῦμα, παρ' ὅλο πού ἐμεῖς δέν τὸ τροφοδοτήσαμε ἀμεσα ἀπό μία πηγή (σχ. 4.6β). Βλέπομε λοιπόν ὅτι χάρη στὰ πηνία μποροῦμε νά αἰχμαλωτίσουμε ἀπό ἔνα κύκλωμα ρεῦμα καὶ ἔτσι νά ἀποκτήσουμε σέ ἔνα κύκλωμα χωρίς πηγή, ρεῦμα. Αὐτό τὸ πλεονέκτημα μπορεῖ μερικές φορές νά μᾶς δημιουργήσει ἐκπλήξεις. Νά βρεθοῦμε π.χ. ξαφνικά κρατώντας ἔναν ἡλεκτροφόρο ἀγωγό, πού δέν τροφοδοτεῖται ἀπ' εύθειας μέ ρεῦμα. Οἱ Νόμοι τῆς ἐπαγωγῆς εἶναι περίπλοκοι καὶ ἔξω ἀπό τὸ στόχο μας. Συνεπῶς δέν θά ἀναπτυχθοῦν.

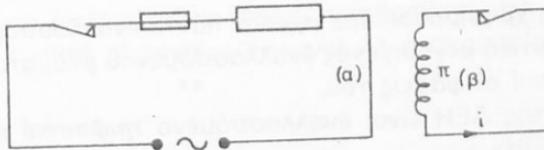

Τὸ σύμβολο (\sim) σημαίνει πηγή ἐναλλασσόμενου ρεύματος.

Σχ. 4.6β.

4.7 Τί εἶναι ὁ πυκνωτής. Χωρητική ἀντίσταση.

Γιά τὸν πυκνωτή μιλήσαμε στὴν παράγραφο 1.12. Ἐκεῖ τὸν εἰδαμε σάν μιά συσκευή ίκανή νά συγκρατεῖ φορτία μέ δρισμένο δυναμικό.

"Αν ἔναν πυκνωτή τὸν συνδέσομε σὲ συνεχές ρεῦμα, θά παρατηρήσουμε κατ' ἀρχήν μιά ροή καὶ σέ συνέχεια, ἀφοῦ ὁ πυκνωτής φορτισθεῖ, πλήρη διακοπή τῆς ροής.

Κάθε φορτίο πού πέρνει ἔνας συγκεκριμένος πυκνωτής δίνει μιά δρισμένη τάση. Δηλαδή ὁ λόγος:

$$\frac{Q}{U} \text{ εἶναι σταθερός.}$$

Συμβολίζεται μέ τὸ γράμμα C πού λέγεται χωρητικότητα τοῦ πυκνωτῆ καὶ εἶναι χαρακτηριστικό τοῦ πυκνωτῆ.

Μονάδα μετρήσεως εἶναι τὸ Farad (Φαράντ) καὶ συμβολίζεται μέ τὸ γράμμα F.

Στό έναλλασσόμενο ρεύμα τά πράγματα είναι έντελως διαφορετικά.

Ο πυκνωτής δέν είναι πιά έμποδιο, άλλα έπιτρέπει τή ροή έναλλασσόμενου ρεύματος. Παρουσιάζει όμως μιά άντισταση που λέγεται **χωρητική άντισταση**, συμβολίζεται μέ τό X_C καί άκολουθεϊ τό νόμο τού "Ωμ:

$$X_C = \frac{U_C}{I_C}$$

Η χωρητική άντισταση είναι άντιστροφα άναλογη πρός τή συχνότητα:

$$X_C = \frac{1}{W_C}$$

Δηλαδή έλαττώνεται οσο αύξανει ή συχνότητα.

Άν ή συχνότητα γίνει μηδέν (συνεχές ρεύμα) τότε ή άντισταση γίνεται άπειρη καί διακόπτεται ή ροή.

4.8 Άνακεφαλαίωση.

Στήν πράξη χρησιμοποιούμε σχεδόν πάντα έναλλασσόμενο ρεύμα.

Χαρακτηριστικά μεγέθη ένός έναλλασσόμενου ρεύματος είναι ή **συχνότητά tou** καί οι φάσεις του.

Τό ρεύμα τής ΔΕΗ είναι έναλλασσόμενο **τριφασικό ήμιτονοειδές** συχνότητας 50Hz.

Μᾶς τό παρέχει μέ τρεῖς άγωγούς **φάσεως** καί έναν **ούδέτερο**.

Κάθε άγωγός φάσεως έχει τάση ώς πρός τόν ούδέτερο 220V καί ώς πρός έναν άλλον άγωγό φάσεως 380V.

Χρησιμοποιούμε διάφορα συμφωνημένα χρώματα γιά νά μπορούμε νά ξεχωρίζομε τούς άγωγούς φάσεως άπό τόν ούδέτερο.

Στό έναλλασσόμενο ρεύμα ισχύει ό νόμος τοῦ "Ωμ.

"Ενας άγωγός τυλιγμένος σάν έλατήριο λέγεται **πηνίο**. "Ένα πηνίο μέσα σα ή κοντά σ' ένα κύκλωμα έναλλασσόμενου ρεύματος διαρρέεται άπο **έπαγγικά ρεύματα**.

4.9 Έρωτήσεις.

1. Πώς γίνεται τό ρεύμα έναλλασσόμενο;
2. Τί είναι ή διαφορά φάσεως;
3. Τί χρώματα έχουν οι άγωγοί φάσεως; Τί χρώμα έχει ό ούδέτερος;
4. Τί είναι ή έπαγγή;
5. Τί είναι ή χωρητικότητα;


ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

5.1 Τί είναι ό μαγνήτης καί ποιές ιδιότητες ἔχει.

Μαγνήτης όνομάζεται κάθε σῶμα, πού ἔχει ἀποκτήσει τὴν ἰκανότητα νά ἔλκει καί νά συγκρατεῖ σιδερένια κομμάτια, πού θά βρεθοῦν κοντά του (σχ. 5.1α). Γιά πρώτη φορά ἡ ιδιότητα αὐτή παρατηρήθηκε σέ ἓνα δρυκτό, τό δξείδιο τοῦ σιδήρου, πού βρέθηκε στή Μαγνησία τῆς Μ. Ἀσίας. Γι' αὐτό οἱ ἀρχαῖοι "Ἐλληνες τό ὄνόμασαν μαγνήτη.

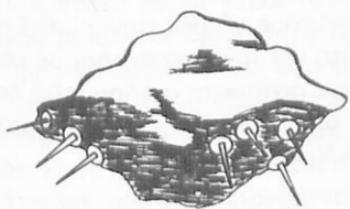

Σχ. 5.1α.




Σχ. 5.1β.

"Ἄν πάρομε ἔνα μακρόστενο ἐλαφρό μαγνήτη καί τὸν κρεμάσομε ἀπό ἔνα νῆμα ἔτσι, ὥστε νά μπορεῖ νά γυρίζει ἐλεύθερα, θά παρατηρήσομε ὅτι, ὅταν ισορροπήσει, τότε ἡ μιά του ἄκρη δείχνει πάντοτε τὴν κατεύθυνση τοῦ μαγνητικοῦ βορρᾶ τῆς γῆς (σχ. 5.1β).

Οι δύο ἄκρες αὐτοῦ τοῦ μαγνήτη καλοῦνται **πόλοι**. Ἡ μία, αὐτή πού στρέφεται πρός τό Βορρά, όνομάζεται **Βόρειος** καί ἡ ἄλλη, αὐτή πού στρέφεται πρός τό Νότο, **Νότιος πόλος**. Τό βόρειο πόλο τὸν σημειώνομε μέ τό B καί τό νότιο μέ τό N. Ἡ γῆ μας εἶναι καί αὐτή ἔνας τεράστιος μαγνήτης μέ βόρειο καί νότιο μαγνητικό πόλο.

"Αν πάρομε δύο μαγνήτες και βάλομε κοντά - κοντά τους δύο βόρειους ή τους δύο νότιους πόλους τους, θά παρατηρήσομε ότι αύτοί άπωθούνται μεταξύ τους [σχ. 5.1γ(α)].

"Αν όμως βάλομε κοντά στό βόρειο πόλο του ένός τό νότιο πόλο τού άλλου, θά παρατηρήσομε ότι έλκονται [σχ. 5.1γ(β)].

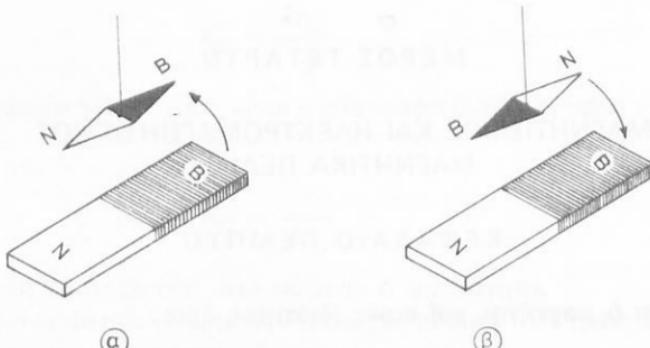


Σχ. 5.1γ.


5.2 Τί είναι ένα μαγνητικό πεδίο.

Εϊδαμε ότι, αν πλησιάσουμε σέ ένα μαγνήτη ένα μικρό κομμάτι σίδηρο, ο μαγνήτης τό τραβᾷ άμεσως κοντά του. Λέμε λοιπόν ότι στήν περιοχή του μαγνήτη έμφανίζονται μαγνητικές δράσεις (έλξεις και άπωθήσεις). Ή περιοχή του μαγνήτη άποτελεῖ ένα **μαγνητικό πεδίο**.

Αύτό τό πεδίο μποροῦμε νά τό άναγκάσουμε νά μᾶς φανερωθεῖ σάν φωτογραφία. "Αν πάρομε π.χ. ένα μαγνήτη και τόν τοποθετήσουμε κάτω από ένα γυαλί καί έπάνω στό γυαλί ρίξουμε ρινίσματα σιδήρου, θά δοῦμε άμεσως νά σχηματίζεται μία εικόνα μέ αύτήν τού σχήματος 5.2α. Αύτή είναι ή φωτογραφία τού πεδίου.

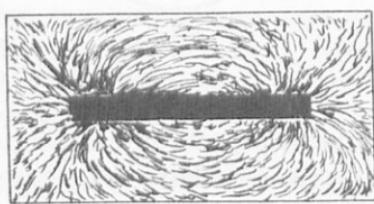

Σχ. 5.2α.

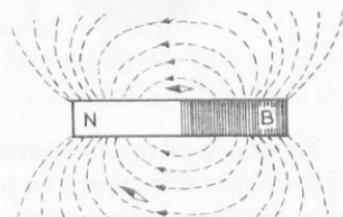


Σχ. 5.2β.

Έπειδή στή φωτογραφία αύτή έχομε τήν έντυπωση ότι βλέπομε γραμμές, λέμε ότι στό μαγνητικό πεδίο ύπαρχουν **μαγνητικές γραμμές**, πού βγαίνουν από τό βόρειο πόλο και μπαίνουν στό νότιο πόλο τού μαγνήτη (σχ. 5.2β).

Αύτές οι γραμμές μᾶς βοηθοῦν πολύ στό νά μελετᾶμε τά φαινόμενα, πού συμβαίνουν στό μαγνητικό πεδίο. "Οσο πιό ἔντονα εἶναι τά φαινόμενα (δηλαδή όσο πιό ισχυρές ἔλξεις ή ἀπωθήσεις παρουσιάζει ἔνας μαγνήτης), τόσο πιό πυκνές δεχόμασθε ὅτι εἶναι καί οι γραμμές αύτές.

Οι μαγνητικές γραμμές δείχνουν μία ιδιαίτερη προτίμηση νά περνοῦν μέσα ἀπό σίδηρο. "Αν σέ ἔνα μαγνητικό πεδίο τοποθετήσομε ἔνα κομμάτι ἀπό μαλακό σίδηρο, θά παρατηρήσομε ὅτι οι γραμμές σπρώχνονται γιά νά περάσουν μέσα ἀπό αὐτό (σχ. 5.2γ). Ἀλλά ἔνα κομμάτι σίδηρος ἔχει θέση μόνο γιά ἔνα όρισμένο ἀριθμό γραμμῶν. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα χορταίνει, παθαίνει, ὅπως λέμε, **κορεσμό** καί δέν δέχεται ἄλλες γραμμές.

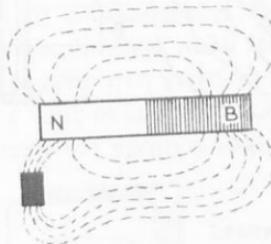

Σχ. 5.2γ.

5.3 Υπάρχουν μαγνητικά πεδία χωρίς μαγνήτες;

Καί βέβαια ύπαρχουν. Ἐκεῖνο, πού δέν ύπαρχει, εἶναι μαγνήτης χωρίς μαγνητικό πεδίο γύρω του.

Ποῦ βρίσκεται ὅμως αὐτό τό μαγνητικό πεδίο, πού δέν προέρχεται ἀπό φυσικό μαγνήτη; "Αν πάρομε ἔναν ἀγωγό, πού διαρρέεται ἀπό ρεῦμα, μποροῦμε πολύ εύκολα νά διαπιστώσομε (π.χ. μέ ρινίσματα σιδήρου ή μία πυξίδα), ὅτι γύρω του δημιουργεῖται μαγνητικό πεδίο καί γενικά ὅτι κάθε ἡλεκτρική ἔνταση προκαλεῖ ἔνα μαγνητικό πεδίο. Τά μαγνητικά πεδία, πού δημιουργοῦνται μέ τόν τρόπο αὐτό, ὀνομάζονται **ἡλεκτρικά μαγνητικά πεδία**. "Οσο πιό πολύ ρεῦμα περνᾷ ἀπό τόν ἀγωγό, τόσο πιό δυνατό εἶναι τό πεδίο.

"Αν πολλούς ἀγωγούς, πού διαρρέονται ἀπό ρεῦμα, τούς βάλομε τόν ἔνα δίπλα στόν ἄλλο, μποροῦμε νά δυναμώσομε τό μαγνητικό πεδίο. Ο πιό ἀπλός ὅμως τρόπος, γιά νά δημιουργήσομε ισχυρό μαγνητικό πεδίο, εἶναι νά πάρομε ἔνα πηνίο καί νά τό τροφοδοτήσομε μέ ρεῦμα.


5.4 Μποροῦμε νά κατασκευάσομε μαγνήτες;

Βεβαίως καί μποροῦμε. Καί μάλιστα κατασκευάζομε δύο εῖδη μαγνητῶν.

a) Μαγνήτες, πού εἶναι ὅμοιοι μέ τούς φυσικούς, καί

β) μαγνήτες, πού είναι πιό εύχρηστοι καί τούς όνομάζομε **ήλεκτρομαγνήτες**.

"Αν πάρομε ένα κομμάτι άτοσάλι καί σύρομε λίγη ώρα έπάνω του ένα φυσικό μαγνήτη έτσι, όπως δείχνει τό σχήμα 5.4α, τότε θά έχομε στά χέρια μας έναν **τεχνητό** μαγνήτη.

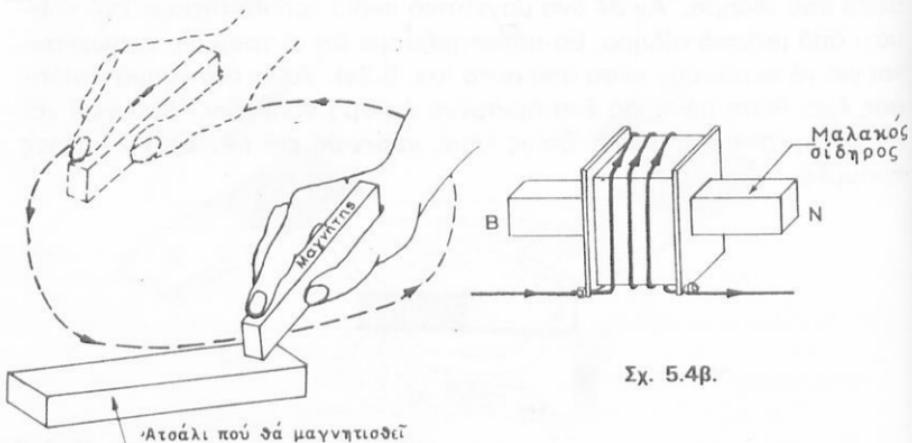

Σχ. 5.4α.

"Αν πάρομε ένα πηνίο μέρευμα καί βάλομε μέσα του σάν πυρήνα ένα κομμάτι μαλακό σίδηρο, θά έχομε στά χέρια μας ένα μαγνήτη, πού όνομάζεται **ήλεκτρομαγνήτης** (σχ. 5.4β).

'Ο ήλεκτρομαγνήτης μπορεῖ νά γίνει πιό ισχυρός άπό τόν κοινό φυσικό μαγνήτη. "Οταν τό πηνίο διαρρέεται από ρεύμα, ο ήλεκτρομαγνήτης έχει έντονη μαγνητική ίκανότητα. "Οταν σταματήσει τό ρεύμα, έξακολουθεῖ νά διατηρεῖ μία μικρή μαγνητική ίκανότητα.

5.5 Έφαρμογές τῶν ήλεκτρομαγνητῶν.

Οι ήλεκτρομαγνήτες χρησιμοποιούνται πολύ στήν τεχνική γιά διαφόρους σκοπούς καί κατασκευάζονται σέ ποικίλα μεγέθη.

Κατασκευάζονται τεράστιοι ήλεκτρομαγνήτες, οι οποίοι κυρίως χρειάζονται γιά τά έργοστάσια τῆς βαριάς σιδηροβιομηχανίας. Αύτοί έχουν έλεκτρική δύναμη έκατοντάδων τόννων καί χρησιμοποιούνται γιά τήν άνυψωση καί τή μεταφορά βαρών. Υπάρχουν όμως καί πάρα πολύ μικροί ήλεκτρομαγνήτες, πού ή έλεκτρική τους δύναμη είναι μόλις λίγα γραμμάρια. Ήλεκτρομαγνήτες είναι π.χ. τά **ρελαί**, πού τά ξέρομε καί μέ τά όνοματα **ήλεκτρονόμους** καί **ρωστήρες**. Τό κουδούνι τοῦ σπιτιοῦ μας, ο αύτόματος διακόπτης, πού προστατεύει τίς μηχανές νά μήν καοῦν (Κεφάλ. 19) καί οι αύτόματες άσφαλειες, πού προστατεύουν τή


ζωή μας (Κεφάλ. 19), είναι ρελαί. Ιδιαιτέρως στήν τηλεφωνία τά ρελαί είναι ένα έντελως άπαραίτητο στοιχείο.

5.6 Σχέση άγωγών, ρευμάτων καί πεδίων. Ρεῦμα ἐπαγωγῆς. Αύτεπαγγη.

“Οπως εῖδαμε, μόλις περάσει μέσα από έναν άγωγό ρεῦμα, έμφανίζεται γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Πρέπει λοιπόν νά σκεφθοῦμε ότι άναμεσα στά ρεύματα, στούς άγωγούς καί στά μαγνητικά πεδία ύπάρχει κάποια σχέση.

Έδω μᾶς ένδιαφέρει ή συμπεριφορά τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου γενικά στούς άγωγούς πού θά τό ἐπισκεφθοῦν.

Τό μαγνητικό πεδίο είναι ἀλήθεια πολύ ίδιότροπο στίς σχέσεις του μέ τούς άγωγούς. Τούς δέχεται στή γειτονιά του ἀλλά μέ τή συμφωνία ότι δέν θά δεχθοῦν ποτέ τους ρεῦμα καί ότι κατά τίς μετακινήσεις τους δέν θά τοῦ κόψουν μαγνητική γραμμή [σχ. 5.6(a)].

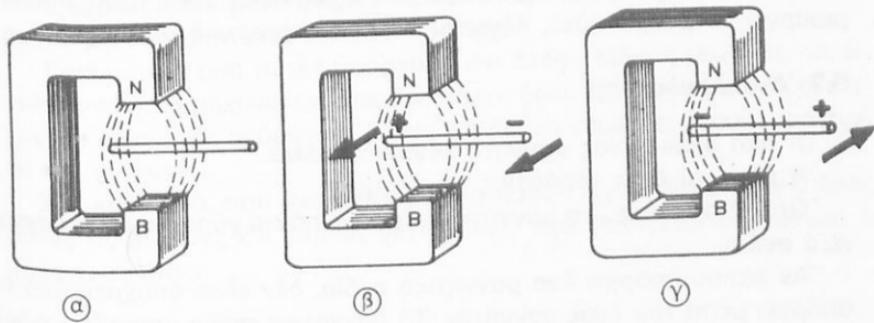

Σχ. 5.6.

α) Ο άγωγός οὔτε κινεῖται οὔτε διαρρέεται από ρεῦμα. Καμία ἀντίδραση τοῦ πεδίου. β) Ο άγωγός διαρρέεται από ρεῦμα δρισμένης φορᾶς. Τό πεδίο τόν διώχνει πρός τή διεύθυνση τοῦ βέλους. γ) Ο άγωγός δέν διαρρέεται από ρεῦμα, ἀλλά κινεῖται πρός τήν κατεύθυνση τοῦ βέλους. Τό πεδίο προκαλεῖ στόν άγωγό ρεῦμα δρισμένης φορᾶς.

Κάθε φορά, πού δέ άγωγός γίνεται ρευματοφόρος, τό πεδίο σπρώχνει τόν άγωγό ἔξω από τή γειτονιά του. “Οσο περισσότερο ρεῦμα ἔχει δέ άγωγός, τόσο μεγαλύτερη είναι ή ὥθηση, πού θά ύποστεί γιά νά ἀπομακρυνθεῖ” [σχ. 5.6(β)].

Έδω πρέπει νά παρατηρήσομε ότι τό πεδίο κάνει ἔξαίρεση στούς άγωγούς, πού κινοῦνται παράλληλα πρός τίς μαγνητικές γραμμές του. Τούς ἀφήνει χωρίς καθόλου νά ἐνοχλεῖται ή νά ἐνοχλεῖ.

Κάθε φορά, πού δέ άγωγός προσπαθεῖ νά κινηθεῖ καί νά κόψει κάποια γραμμή τοῦ πεδίου, ἔκεινο προσπαθεῖ νά τόν σταματήσει μέ τόν ἔξῆς τρόπο:

Πρῶτα δημιουργεῖ μέσα σ' αὐτόν ένα ρεῦμα. Μόλις περάσει τό ρεῦ-

μα, τότε προσπαθεῖ τό πεδίο νά τόν διώξει, άλλα ή φορά τοῦ ρεύματος καί ή διεύθυνση τής ώθησεως εἶναι άντιθετη πρός τήν κίνηση τοῦ άγωγοῦ. "Ολη αύτή ή προσπάθεια σκοπό ἔχει νά τόν σταματήσει γιά νά μή τοῦ κόψει τίς γραμμές [σχ. 5.6(y)].

"Ας δοῦμε τώρα μία κάπως πιό περίπλοκη περίπτωση. Τό μαγνητικό πεδίο προέρχεται αύτή τή φορά άπό έναλλασσόμενο ρεῦμα. 'Εδω τό ρεῦμα άλλαζει τή διεύθυνση καί τήν ἔντασή του μέ μιά συχνότητα 50Hz. Τό ίδιο κάνει καί τό πεδίο. 'Ακολουθεῖ ὅλες τίς μεταβολές τοῦ ρεύματος.

Τί γίνεται λοιπόν μέσα στό ίδιομορφο αύτό πεδίο;

Κάθε άγωγός, πού θά βρεθεῖ μέσα του, εἴτε κινηθεῖ εἴτε οχι, εἴτε ἔχει εἴτε δέν ἔχει ρεῦμα, θά βρεθεῖ νά διαρρέεται άπό έναλλασσόμενο ρεῦμα.

Τίς συνέπειες τίς ύφισταται άκόμη καί ούτις ούτις, πού δημιούργησε τό πεδίο. Τό ρεῦμα στήν περίπτωση αύτή εἶναι άντιθετο πρός έκεινο, πού διαρρέει τόν άγωγό. Γιά τό λόγο αύτό ή τάση, πού δημιουργεῖ τό ρεῦμα αύτό, λέγεται **άντιηλεκτρεγερτική δύναμη**.

5.7 Άνακεφαλαίωση.

Οι δύο άκρες ένός μαγνήτη λέγονται **πόλοι**.

Η γῆ εἶναι ένας τεράστιος μαγνήτης.

"Όταν διαθέτομε ένα μαγνήτη, βρίσκομε πάντα γύρω του ένα **μαγνητικό πεδίο**.

"Αν κάπου ύπαρχει ένα μαγνητικό πεδίο, δέν εἶναι ύποχρεωτικό νά ύπαρχει μέσα του ένας μαγνήτης. Τό μαγνητικό πεδίο μπορεῖ νά όφειλεται καί σέ ένα ήλεκτρικό ρεῦμα.

Μποροῦμε νά κατασκευάσομε μαγνήτες εἴτε ὅμοιους μέ τούς φυσικούς, εἴτε **ήλεκτρομαγνήτες**.

Οι σχέσεις μεταξύ τῶν μαγνητικῶν πεδίων καί ήλεκτρικῶν ρευμάτων εἶναι πολύ ιδιόμορφες. "Αν κινήσομε έναν άγωγό μέσα σ' ένα μαγνητικό πεδίο, ούτις άγωγός θά βρεθεῖ νά διαρρέεται άπό ρεῦμα. "Αν δώσομε ρεῦμα σ' έναν άγωγό, πού βρίσκεται μέσα σ' ένα μαγνητικό πεδίο, τό πεδίο διώχνει άπό μέσα του τόν άγωγό.

5.8 Έρωτήσεις.

1. Από πού πήρε ο μαγνήτης τό ονομά του;
2. Πῶς μποροῦμε νά παραστήσομε στό χαρτί ένα μαγνητικό πεδίο;
3. Τί είναι ο μαγνητικός κορεσμός;
4. Πῶς μποροῦμε νά σχηματίσομε ένα ισχυρό ήλεκτρικό μαγνητικό πεδίο;
5. Όνομάστε μερικές χρήσεις τῶν ήλεκτρομαγνητῶν.
6. Πῶς συμπεριφέρονται μεταξύ τους τά μαγνητικά πεδία καί τά ήλεκτρικά ρεύματα;
7. Τί είναι η άντιηλεκτρεγερτική δύναμη;

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Στήν έπαγγελματική του ζωή ό μηχανοτεχνίτης άποκτά έμπειρία τού ήλεκτρισμού άπό τίς ήλεκτρικές μηχανές, πού χειρίζεται ό ίδιος καί πού είναι κυρίως **ήλεκτροκινητήρες** έναντιασόμενου ρεύματος, καθώς καί μικροί **μετασχηματιστές** καί **μετατροπεῖς**.

Έκτος δημος αύτές ύπαρχουν καί ἄλλου εἴδους μηχανές, τίς όποιες σπάνια ό μηχανοτεχνίτης θά συναντήσει. Τέτοιες είναι π.χ. οι μηχανές παραγωγής ρεύματος. "Ομως πρέπει νά γνωρίζει μερικά πράγματα καί γι' αύτές.

Στά κεφάλαια, πού ἀκολουθοῦν, θά ποῦμε λίγα πράγματα γιά ὅλες αύτές τίς μηχανές καί κυρίως γιά ἐκείνες, πού χειρίζεται συχνότερα ό μηχανοτεχνίτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

6.1 Έχει ή γεννήτρια όμοιότητα μέ τό στοιχεῖο καί τήν μπαταρία;

Στήν παράγραφο 1.7 είχαμε ἀναφέρει ότι θά γνωρίζαμε μέ τή σειρά της καί τή γεννήτρια. Θά τήν ἔξετάσομε λοιπόν ἐδῶ. Μέχρι τώρα μάθαμε (παράγρ. 1.5 καί 1.6) τί είναι στοιχεῖο καί τί είναι μπαταρία. Μποροῦμε λοιπόν τώρα νά ποῦμε ότι τόσο τά στοιχεῖα, δσο καί οι μπαταρίες καί ώς πρός τήν κατασκευή τους καί ώς πρός τόν τρόπο μέ τόν ὅποιο δίνουν ήλεκτρικό ρεῦμα, δέν ἔχουν καμιά όμοιότητα μέ τίς γεννήτριες.

Στό στοιχεῖο καί στήν μπαταρία όλα τά μέρη είναι ἀκίνητα, ἐνῶ ή γεννήτρια είναι μία μηχανή μέ κινητά μέρη. Επίσης τό στοιχεῖο καί ή μπαταρία είναι συνήθως φορητές πηγές, σχετικά ἐλαφρές καί περιορισμένης παραγωγῆς, ἐνῶ ή γεννήτρια είναι συνήθως ὄγκωδης, βαριά

καὶ ἀποτελεῖ τὴν κύρια πηγή βιομηχανικοῦ ρεύματος. Μπορεῖ χωρίς περιορισμούς νά ἡλεκτροφωτίσει μία ὀλόκληρη πόλη. Ἐπίσης τὸ στοιχεῖο καὶ ἡ μπαταρία ὀφείλουν τὸν ἡλεκτρισμό τους σέ χημικές δράσεις, ἐνῶ ἡ γεννήτρια στὸ φαινόμενο τῆς ἡλεκτρομαγνητικῆς ἐπαγωγῆς (παράγρ. 5.6).

6.2 Ἀπό ποῦ παίρνει ἡ γεννήτρια συνεχοῦς ρεύματος ἐνέργεια γιά νά δώσει ρεῦμα.

Ἄπο τή Φυσική γνωρίζομε ὅτι αὐτό, πού καλοῦμε **ἐνέργεια**, ἔχει τή βασική ιδιότητα νά μή γεννιέται ἀπό τό τίποτε καί νά μήν ἔσαφανίζεται.

Τό βασικό αὐτό νόμο τὸν ἀκολουθεῖ καί ὁ ἡλεκτρισμός. Ἐπομένως οὔτε καί αὐτός δημιουργεῖται ἀπό τό τίποτε. Ἀρα γιά νά πάρομε ἡλεκτρικό ρεῦμα, π.χ. ἀπό μία μηχανή, θά πρέπει νά δώσομε στή μηχανή αὐτή μία ἄλλη μορφή ἐνέργειας.

Στό στοιχεῖο δίνομε χημικές ούσίες, οἱ ὅποιες περικλείουν ἐνέργεια, πού ἐλευθερώνεται, ὅταν δημιουργηθοῦν κατάλληλες συνθῆκες.

Ἡ ἐνέργεια ὅμως, μέ τήν ὅποια τροφοδοτοῦμε τή γεννήτρια, εἶναι ἡ **κινητική ἐνέργεια**. Συνήθως συνδέομε τή γεννήτρια μέ ἔναν πετρελαιοκινητήρα. Ἀπό τόν πετρελαιοκινητήρα αὐτόν ἡ γεννήτρια παίρνει κινητική ἐνέργεια, τήν ὅποια μετατρέπει σέ ἡλεκτρική. Πολύ συχνά ὁ ἄξονας τῆς κινητήριας μηχανῆς καί ὁ ἄξονας τῆς γεννήτριας συνδέονται ἀπ' εύθειας μεταξύ τους μέ ἔνα σύνδεσμο καί σχηματίζουν ἔνα ζευγάρι, πού τό λέμε **ἡλεκτροπαραγωγό ζεῦγος**.

6.3 Ποιά εἶναι τά σπουδαιότερα ἔξαρτήματα μιᾶς γεννήτριας συνεχοῦς ρεύματος.


Τά σπουδαιότερα ἔξαρτήματα μιᾶς γεννήτριας μποροῦμε νά τά χωρίσουμε σέ δύο διάδεις. Σ' ἐκεῖνα πού εἶναι ἀκίνητα καί τά χαρακτηρίζομε ὅλα μαζί μέ τό ὄνομα **στάτης** καί σ' ἐκεῖνα, πού μποροῦν νά κινηθοῦν, δηλαδή τά περιστρεφόμενα, πού λέγονται ὅλα μαζί **δρομέας** (σχ. 6.3a).

Τό στάτη τόν ἀποτελοῦν ὁ κορμός καί τά πόδια τῆς μηχανῆς καί κάθετι, πού εἶναι βιδωμένο ἐπάνω τους.


὾οτε ο κορμός εἶναι κυλινδρικός καί λέγεται **ζύγωμα**. Ἐπάνω στό ζύγωμα ὑπάρχει ἔνα κουτί μέ κάλυμμα, πού τό λέμε κουτί ἀκροδεκτῶν. Ἀν ξεβιδώσομε τίς βίδες, πού κρατοῦν τό κάλυμμα, καί τό ἀνοίξομε, θά δοῦμε μέσα ὀρειχάλκινες βίδες, πού τίς λέμε **ἀκροδέκτες**, καθώς καί ἔνα - δυό λαμάκια, πού τά λέμε **γέφυρες** ἢ καί ἀπλῶς **λαμάκια**. ብ γεννήτρια δίνει τήν τάση της στούς ἀκροδέκτες αύτούς καί ἐμεῖς προσαρμόζομε τούς ἀγωγούς μας γιά νά πάρομε ρεῦμα.

Αὐτό σημαίνει ὅτι:

'Ἀκροδέκτης = Κίνδυνος Θάνατος
Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

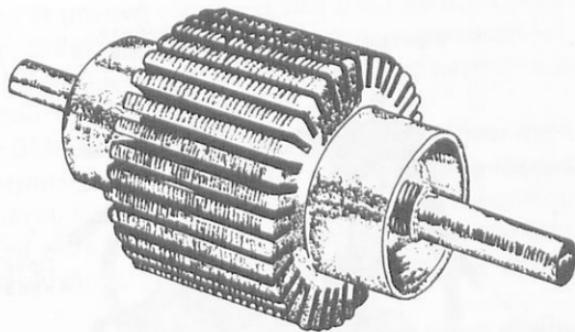

Σχ. 6.3α.

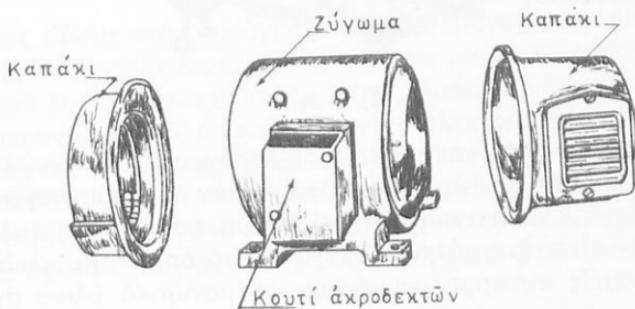

Σχ. 6.3β.

Στό έσωτερικό πάλι τοῦ ζυγώματος εἶναι βιδωμένοι **ήλεκτρομαγνῆτες**, ό καθένας ἀπό τούς δόποίους δημιουργεῖ στή γειτονιά του ἔνα μαγνητικό πεδίο. Τούς ήλεκτρομαγνῆτες αύτούς τούς ὀνομάζομε **πόλους**.


Τό ζυγώμα κλείνεται καὶ ἀπό τίς δύο ἄκρες του μέ **καπάκια** (σχ. 6.3β).

Στό έσωτερικό τοῦ ἐνός καλύμματος εἶναι στερεωμένο ἔνα δακτυλίδι, πού τό λέμε **ψηκτροφορέα**. Ἐπάνω στόν ψηκτροφορέα εἶναι στερεωμένες οἱ **ψῆκτρες**, πού τίς λέμε καὶ **καρβουνάκια**, γιατί συνήθως κατασκευάζονται ἀπό καθαρό κάρβουνο (γραφίτη) (σχ. 6.3γ).

“Ωστε τά κύρια ἑξαρτήματα τοῦ στάτη εἶναι:

Τό ζυγώμα καὶ τά καλύμματα, τό κουτί ἀκροδεκτῶν, οἱ ἀκροδέκτες, οἱ γέφυρες, οἱ ήλεκτρομαγνητικοί πόλοι, ό ψηκτροφορέας καὶ οἱ ψῆκτρες (ἢ καρβουνάκια).


“Ἄσ ελθομε τώρα στό δρομέα. Μέσα στό ζυγώμα γυρίζει ἔνας ἄξονας, πού διαπερνᾶ πέρα γιά πέρα τό ζυγώμα καὶ τά καλύμματα. Ἐπάνω στόν ἄξονα εἶναι σφηνωμένος ἔνας σιδερένιος κύλινδρος, τυλιγμένος μέ χάλκινους ἀγωγούς. Αύτοὶ οἱ χάλκινοι ἀγωγοί κατά τήν περιστροφή τους κόβουν τίς μαγνητικές γραμμές τοῦ πεδίου τῶν πόλων καὶ μέσα

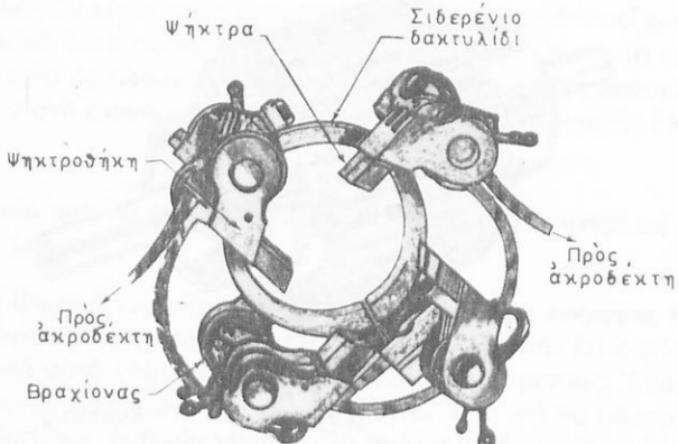

Σχ. 6.3γ.

τους, σύμφωνα μέ οσα άναφέραμε στήν παράγραφο 5.6, γεννιέται ή ήλεκτρεγερτική δύναμη. Αύτό τόν κύλινδρο τόν λέμε **έπαγγιμο**. Πλάι του είναι στηριγμένο ένα παράξενο έξάρτημα, πού λέγεται **συλλέκτης**. Ό συλλέκτης είναι ένα χάλκινο δακτυλίδι, τό όποιο άποτελεῖται από χάλκινους τομεῖς συναρμολογημένους με μονωτικό ύλικό άνάμεσά τους.

Αύτό τό έξάρτημα έχει τήν ίκανότητα νά μετατρέπει τό έναλλασσόμενο ρεύμα σέ συνεχές (σχ. 6.3δ).

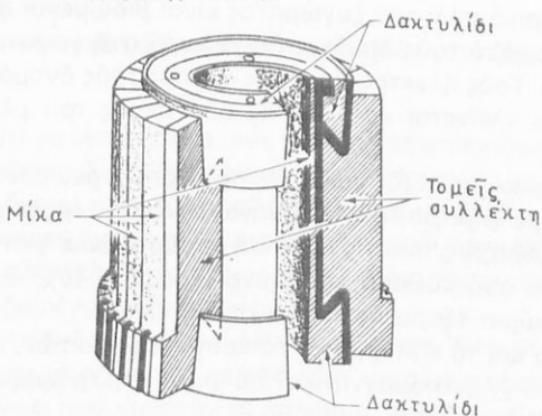

Σχ. 6.3δ.


Φυσικό είναι όμως νά άναρωτηθοῦμε τί σχέση έχει τό έναλλασσόμενο ρεύμα μέ τή μηχανή τοῦ συνεχοῦς; Γιατί, μιά καί ή μηχανή είναι συνεχοῦς ρεύματος, φυσικό θά ήταν νά δίνει συνεχές ρεύμα.

Πράγματι. 'Η μηχανή συνεχοῦς μᾶς δίνει συνεχές ρεύμα. "Όμως δέν παράγει κατ' εύθειαν συνεχές. "Όλες οι περιστρεφόμενες μηχανές παράγουν έναλλασσόμενο ρεύμα. Σέ συνεχές τό μετατρέπομε έμεις μέ τό έξαρτημα, πού τό είπαμε συλλέκτη.

'Από τήν αλλη πλευρά τοῦ ἐπαγώγιμου καὶ ἐπάνω στόν ἄξονα ύπάρχει ἔνας **ἀνεμιστήρας**. Γιά πολλούς καὶ διαφόρους λόγους ἡ γεννήτριά μας ζεσταίνεται, καὶ, ἂν δέν φροντίσομε νά τήν δροσίζομε, κινδυνεύει νά θερμανθεῖ τόσο, ώστε νά μᾶς λιώσει τίς μονώσεις καὶ μέ μία λέξη νά καεῖ. 'Ο ἀνεμιστήρας μᾶς παρέχει αύτήν ἀκριβῶς τήν προστασία.

6.4 Ποῦ ἐμφανίζεται ἡ ἡλεκτρεγερτική δύναμη καὶ τί δρόμο ἀκολουθεῖ τό ρεῦμα.

"Οπως εἰδαμε στήν παράγραφο 6.3, τό ἐπαγώγιμο γυρίζει μέσα στό ζύγωμα. Στίς περιστροφές αύτές κόβει τίς μαγνητικές γραμμές τοῦ πεδίου, πού δημιουργοῦν οἱ πόλοι. "Ἐτσι, σύμφωνα μέ τά ὅσα μάθαμε καὶ στήν παράγραφο 5.6, δημιουργεῖται μία ἡλεκτρεγερτική δύναμη στούς ἀγωγούς τοῦ ἐπαγώγιμου. Παρουσιάζεται λοιπόν ἕνα ρεῦμα, πού ταξιδεύει στά τυλίγματα τοῦ ἐπαγώγιμου, πηγαίνει στό συλλέκτη, γίνεται ἐκεῖ συνεχές καὶ πηδᾶ στά καρβουνάκια. 'Από ἐκεῖ πηγαίνει στούς ἀκροδέκτες, περνᾶ στούς ἀγωγούς μας καὶ ἔρχεται στήν κατανάλωση (σχ. 6.4).

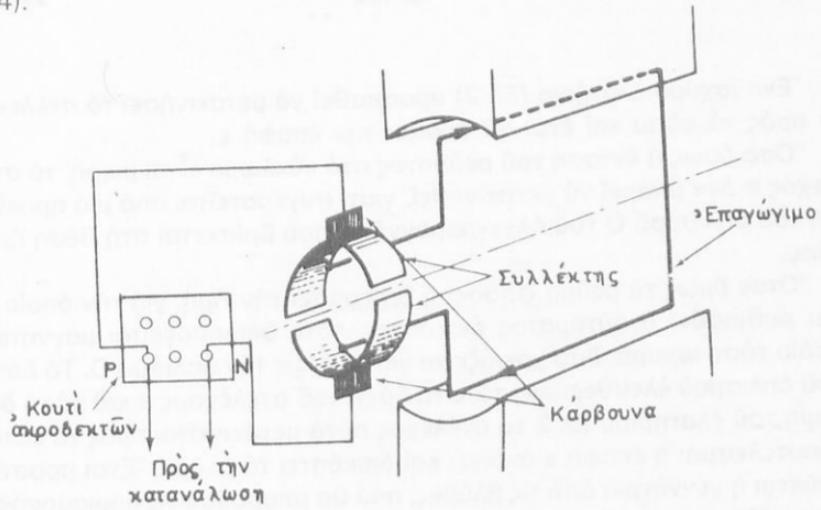

Σχ. 6.4.


6.5 Ἡλεκτρική σύνδεση καὶ προστασία γεννήτριῶν Σ.Ρ.

Γιά νά προστατεύομε μία γεννήτρια ἀπό καταστροφή, πού πιθανόν

νά τήν προκαλέσει ένα βραχυκύκλωμα, είναι άπαραίτητο νά συνδέομε σέ σειρά πρός αύτήν έναν αύτόματο διακόπτη ύπερεντάσεως ή άσφαλτικής τήξεως (Κεφάλ. 19).

Ο αύτόματος διακόπτης δέν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ήλεκτρομαγνήτης (παράγρ. 5.4), ο οποίος διακόπτει τό κύκλωμα καί σταματά έτσι τό ρεύμα, όταν ή έντασή του ξεπεράσει τήν τιμή, γιά τήν όποια έχει ρυθμισθεί νά έργαζεται.

Όπως φαίνεται στό σχήμα 6.5, τό ρεύμα, πού όδηγεται στούς ήλεκτρικούς καταναλωτές, τούς όποιους τροφοδοτεῖ ή γεννήτρια, περνά άπο τό πηνίο τοῦ ήλεκτρομαγνήτη HM καθώς καί άπο μία έπαφή ε, πού κλείνει τό μεταλλικό στέλεχος σ.

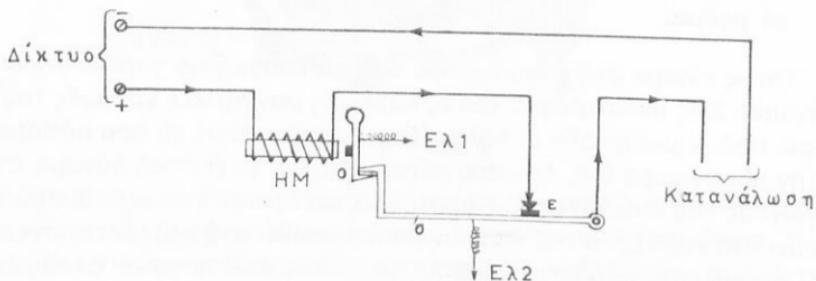

Σχ. 6.5.

Ένα ίσχυρό έλατήριο (Ελ 2) προσπαθεῖ νά μετακινήσει τό στέλεχος σ πρός τά κάτω καί έτσι νά άνοιξει τήν έπαφή ε.

Όσο όμως ή ένταση τοῦ ρεύματος στό κύκλωμα είναι μικρή, τό στέλεχος σ δέν μπορεῖ νά μετακινηθεῖ, γιατί συγκρατεῖται άπο μία προεξοχή τοῦ όπλισμοῦ Ο τοῦ ήλεκτρομαγνήτη, πού βρίσκεται στή θέση ήρεμίας.

Όταν όμως τό ρεύμα φθάσει ή ξεπεράσει τήν τιμή, γιά τήν όποια έχει ρυθμισθεί ό αύτόματος διακόπτης, τότε δημιουργεῖται μαγνητικό πεδίο τόσο ίσχυρό, όσο χρειάζεται γιά νά έλξει τόν όπλισμό Ο. Τό δόντι, τοῦ όπλισμοῦ έλευθερώνει τότε τό δόντι τοῦ στελέχους σ καί μέ τή δύναμη τοῦ έλατηρίου Ελ 2 τό στέλεχος αύτό μετακινεῖται πρός τά κάτω. Αποτέλεσμα: ή έπαφή ε άνοιγει καί διακόπτει τό ρεύμα. Έτσι προστατεύεται ή γεννήτρια άπο τίς βλάβες, πού θά μπορούσε νά δημιουργήσει ή μεγάλη ένταση τοῦ ρεύματος.

Ανάλογη προστασία προσφέρουν καί οι άσφαλτικες τήξεως, πού λιώνουν, όταν ή ένταση τοῦ ρεύματος αύξηθεί ύπερβολικά. Οι άσφαλτικες τήξεως είναι κατασκευασμένες άπο συρματάκι, πού λιώνει άπο τήν ύπερθέρμανση, μόλις τό ρεύμα ξεπεράσει θρισμένα σημεία.

6.6 Ἀνακεφαλαίωση.

Ἡ γεννήτρια εἶναι μία πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, ἢ ὅποια ἔχει κινητά μέρη. Παράγει ρεῦμα χάρη στό φαινόμενο τῆς ἡλεκτρομαγνητικῆς ἐπαγωγῆς.

Ἡ γεννήτρια ἀποτελεῖται ἀπό τό στάτη καὶ τό δρομέα.

Ο στάτης διαθέτει **ζύγωμα, καπάκια, κουτί ἀκροδεκτῶν, ψηκτροφορέα μέ ψῆκτρες** (καρβουνάκια) καὶ **πόλους**.

Ο δρομέας διαθέτει **ἐπαγώγιμο, συλλέκτη** καὶ **ἀνεμιστήρα**.

Τό ρεῦμα ἐμφανίζεται στό ἐπαγώγιμο, ἀλλά εἶναι ἐναλλασσόμενο.

Ο συλλέκτης μετατρέπει τό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα σέ συνεχές.

Κάθε γεννήτρια πρέπει νά προστατεύεται ἀπό ἔναν αὐτόματο διακόπτη.

6.7 Ἐρωτήσεις.

- Σέ τί διαφέρει μία γεννήτρια ἀπό μία μπαταρία;
 - Τί εἶναι ἔνα ἡλεκτροπαραγωγό ζεῦγος;
 - Πῶς εἶναι κατασκευασμένος ὁ συλλέκτης;
 - Ἐπάνω στό στάτη ποιό μέρος εἶναι θανατηφόρο;
 - Περιγράψτε τήν πορεία τοῦ ρεύματος μέσα στή γεννήτρια καὶ ἀνάμεσα στούς δύο ἀκροδέκτες.
-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


7.1 Άπο ποῦ παίρνει ό κινητήρας συνεχούς ρεύματος ένέργεια γιά νά μᾶς δώσει κίνηση;

Μά από ποῦ άλλοι; Άπο ένα δίκτυο **συνεχούς ρεύματος**. Μέ δύο άγωγούς δίνομε ρεῦμα στόν κινητήρα καιί έκεινος μᾶς δίνει στόν ξενονά του κίνηση.

Γιά τούς πολύ μικρούς κινητήρες, ὅπως εἶναι οι κινητήρες τῶν έργα-λείων χεριοῦ, δηλαδή τό δράπανο, ό τροχός κλπ. παίρνομε τό ρεῦμα άπο ένα ρευματοδότη (πρίζα). Γιά τούς μεγάλους κάνομε μόνιμη σύνδε-ση.

7.2 Ποιά εἶναι τά σπουδαιότερα έξαρτήματα ένός κινητήρα συνεχούς ρεύματος.

Ό κινητήρας καιί ή γεννήτρια συνεχούς ρεύματος δέν έχουν σχεδόν καμιά κατασκευαστική διαφορά (σχ. 7.2).

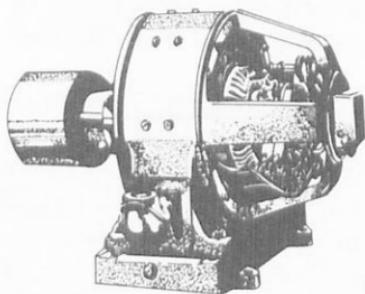

Σχ. 7.2.

Μποροῦμε νά βάλομε μία γεννήτρια νά κάνει τή δουλειά ένός κινητήρα καιί έναν κινητήρα νά τόν άναγκάσομε νά δώσει στούς άκροδέκτες ρεῦμα, φυσικά ἄν περιστρέφομε μέ κάποιο τρόπο τόν ξενονά του.


Ή μόνη διαφορά τους εἶναι ὅτι συχνά ό κινητήρας εἶναι ἔτσι κατα-

σκευασμένος, ώστε νά μήν άφήνει νά μποῦν μέσα στό ζύγωμα νερά και σκόνες. Αύτό είναι άπαραίτητο, γιατί ό κινητήρας είναι ύποχρεωμένος συχνά νά έργαζεται σε άκατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος. Στήν περίπτωση αύτή ό ανεμιστήρας είναι ξεχωριστός περιβάλλοντος. Στήν προστατεύεται μέ ειδικό κάλυμμα. Τό ζύγωμα έχει ραβδώσεις, για νά ψύχεται εύκολότερα.

‘Ως πρός τά έξαρτήματα ισχύουν όσα είπαμε στήν παράγραφο 6.4.

7.3 Πῶς ξεκινοῦμε έναν κινητήρα.

“Αν ό κινητήρας είναι μικρός, δηλαδή μέχρι 1,5 ίππο, τότε τόν θέτομε σε κίνηση μ’ έναν άπλο διακόπτη. Μόλις κλείσομε τό διακόπτη κλείνει τό κύκλωμα και ό κινητήρας ξεκιννά. ”Αν όμως ή ισχύς του είναι μεγαλύτερη από 1,5 ίππο, τότε χρειαζόμαστε μία συσκευή, πού λέγεται **Έκκινητής** (σχ. 7.3). Ο έκκινητής δέν είναι τίποτε άλλο παρά μία ήλεκτρική

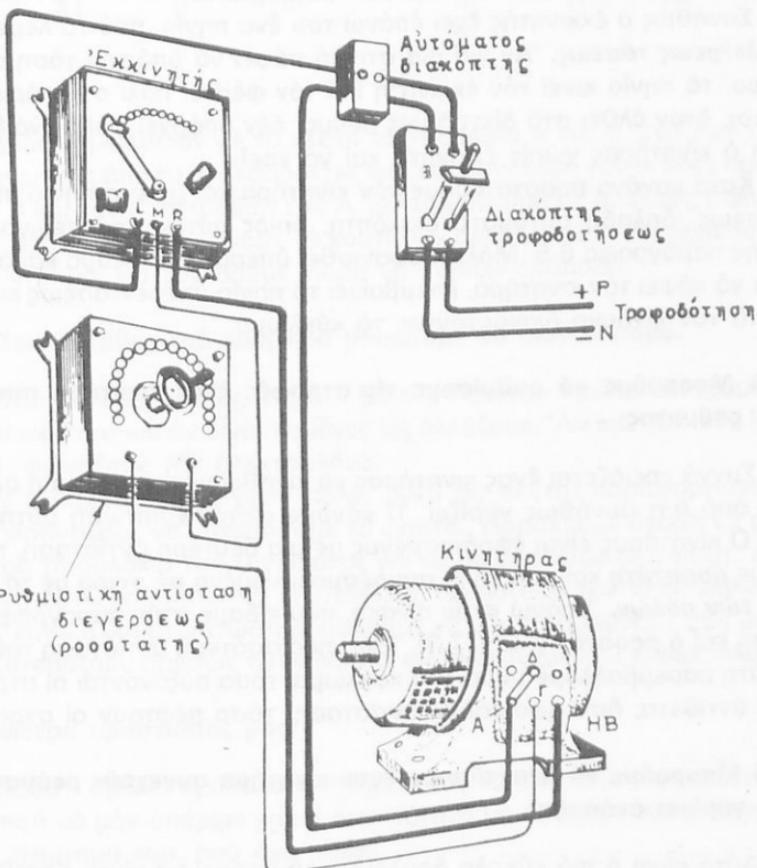

Σχ. 7.3.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

άντίσταση, πού είναι τοποθετημένη σέ σειρά μέ τό έπαγώγιμο καί είναι έτσι κατασκευασμένη, ώστε νά μποροῦμε νά τή ρυθμίσομε άπο τό Ο μέχρι ένα δρισμένο όριο. Τό ξεκίνημα δέν γίνεται όταν ο έκκινητής έχει άντίσταση Ο, άλλα τή μεγαλύτερη δυνατή. Τό σημεῖο αύτό λέγεται **άφετηρία**.

Γιά νά ξεκινήσομε, τοποθετοῦμε τόν έκκινητή στήν άφετηρία καί κατόπιν άνεβάζομε τό γενικό διακόπτη. 'Ο κινητήρας άρχιζει νά γυρίζει σιγά - σιγά. "Οσο παίρνει στροφές, τόσο μικραίνομε (βγάζομε) τήν άντίσταση τού έκκινητή, ώσπου νά φθάσει στό τέλος της, δηλαδή νά βγει όλη ή άντίσταση τού έκκινητή άπο τό κύκλωμα.

"Ετσι φθάνομε στήν κανονική λειτουργία τής μηχανῆς. "Ολη αύτή ή ίστορία διαρκεῖ περίπου 10 δευτερόλεπτα.

"Αν προσπαθήσομε νά ξεκινήσομε τόν κινητήρα αύτόν, πού έχει ίσχυ πάνω άπο 1,5 ίππο, χωρίς νά χρησιμοποιήσομε έκκινητή, ύπαρχει φόβος νά μᾶς δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Συνήθως ο έκκινητής έχει έπάνω του ένα πηνίο, πού τό λέμε **πηνίο έλλειψεως τάσεως**. "Αν γιά μία στιγμή πάψει νά ύπαρχει τάση στό δίκτυο, τό πηνίο κινεῖ τόν έκκινητή καί τόν φέρνει πάλι στήν άρχη του. "Ετσι, όταν έλθει στό δίκτυο μας ρεῦμα, δέν ύπαρχει φόβος νά ξεκινήσει ο κινητήρας χωρίς έκκινητή καί νά καει.

Κατά κανόνα προστατεύομε τόν κινητήρα καί μέ ένα πηνίο ύπερεντάσεως, δηλαδή αύτόματο διακόπτη, όπως αύτόν πού περιγράψαμε στήν παράγραφο 6.5. Μόλις έμφανισθεῖ ύπερβολικό ρεῦμα καί άπειλήσει νά κάψει τόν κινητήρα, έπεμβαίνει τό πηνίο ύπερεντάσεως καί σταματά τόν κίνδυνο διακόπτοντας τό κύκλωμα.

7.4 Μποροῦμε νά ρυθμίσομε τίς στροφές ένός κινητήρα συνεχούς ρεύματος;

Συχνά χρειάζεται ένας κινητήρας νά κινηθεῖ γρηγορότερα ή άργότερα άπο ό,τι συνήθως γυρίζει. Τί κάνομε στήν περίπτωση αύτή;


'Ο κινητήρας είναι έφοδιασμένος μέ μία δεύτερη άντίσταση, πού τή λέμε **ροοστάτη** καί πού είναι συνδεσμολογημένη σέ σειρά μέ τό **τύλιγμα τῶν πόλων**. 'Επάνω στόν πίνακα, πού είδαμε στήν παράγραφο 7.3, είναι καί ο ροοστάτης (σχ. 7.3). "Οσο περισσότερη άντίσταση τού ροοστάτη παρεμβάλλομε μέσα στό κύκλωμα, τόσο αύξανονται οι στροφές, καί άντιθετα, όσο άφαιροῦμε άντίσταση, τόσο πέφτουν οι στροφές.

7.5 Μποροῦμε νά άναγκάσομε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύματος νά γυρίσει άναποδα;

Αύτή είναι ή πιό εύκολη δουλειά, πού μπορεῖ νά γίνει. Κατεβάζομε

τό διακόπτη καί κατόπιν άνοιγομε τό κουτί τῶν ἀκροδεκτῶν. Μέσα ἐκεῖ θά βροῦμε μία συνδεσμολογία τῶν ἀκροδεκτῶν μεταξύ τους καί μέ τό δίκτυο.

"Αν ἀλλάζομε μεταξύ τους τούς δύο ἀκραίους ἀγωγούς A καί B ὁ κινητήρας γυρίζει ἀνάποδα (σχ. 7.5.).

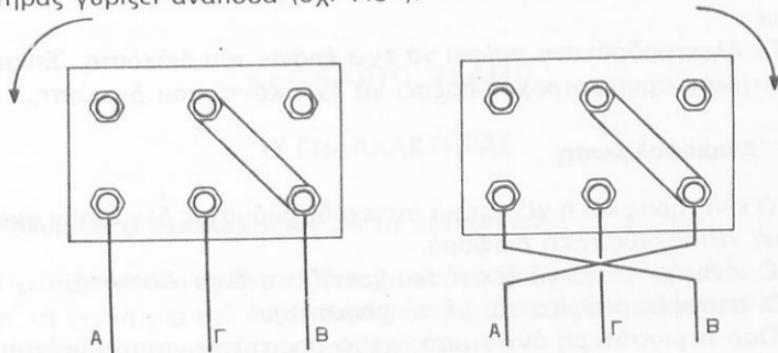

Σχ. 7.5.

Ξεβιδώνομε λοιπόν μέ τό κλειδί τά παξιμάδια A καί B, βγάζομε τούς δύο ἀγωγούς ἀπό τούς ἀκροδέκτες του καί συνδέομε τόν A ἐκεῖ, πού ἦταν ὁ B καί τόν B, στή θέση τοῦ A. Ξαναπερνοῦμε τίς ροδέλες, σφίγγομε τά παξιμάδια καί κλείνομε τό κουτί τῶν ἀκροδεκτῶν. "Αν ξεκινήσομε τόν κινητήρα, θά τόν δοῦμε τώρα νά γυρίζει ἀνάποδα.

7.6 Ποιές βλάβες τοῦ κινητήρα μποροῦμε νά διορθώσομε.

"Εστω ὅτι ὁ κινητήρας μας δέν ξεκινᾶ. Πρῶτα - πρῶτα ἐλέγχομε τίς ἀσφάλειές του καί ἂν εἴναι καμένες τίς ἀλλάζομε. "Αν καί πάλι δέν ξεκινήσει, φωνάζομε τόν ἡλεκτρολόγο.

"Αν ἡ μηχανή ζεσταίνεται πολύ, αὐτό θά πεῖ ὅτι παραφορτώνεται. Τότε φροντίζομε νά κατεβάσουμε τό φορτίο. Προσέχομε ἀκόμη νά είναι καθαρά τά αύλακια τοῦ ζυγώματος γιά νά μή ἐμποδίζεται ἡ ψύξη. "Αν ἡ μηχανή ἔξακολουθήσει νά ζεσταίνεται, φωνάζομε τόν ἡλεκτρολόγο.

Σέ κάθε ἄλλη περίπτωση προσέχομε νά μήν ἐπεμβαίνομε στή μηχανή. Κατεβάζομε ἀμέσως τό διακόπτη καί φωνάζομε τόν ἡλεκτρολόγο.

7.7 Μέτρα προστασίας μας.

Πρῶτα - πρῶτα πρέπει ὁ κινητήρας μας νά εἴναι ἔτσι ἐγκαταστημένος, πού νά μήν ύπάρχει καμιά δυνατότητα νά ἀγγίξομε κατά τύχη κάποιο ἔξαρτημά του, πού ἔχει τάση.

Ἀκόμα πρέπει νά είναι ἐφοδιασμένος μέ αὐτόματο διακόπτη ύπε-

ρεντάσεως, πού περιέχει καί ἔνα πηνίο **έλλειψεως τάσεως**. Φορητά ἡλεκτροδράπανα, τροχοί κλπ. πρέπει νά παίρνουν ρεῦμα ἀπό καλώδιο μέσης χυρής μόνωσης, πού θά ἔχει καί ἔναν ἀγωγό γειώσεως. Ὁ ἀγωγός αὐτός πρέπει νά εἶναι στερεωμένος ἐπάνω στά μεταλλικά τμήματα τῆς κατασκευῆς. Στό Κεφάλαιο 23 θά δοῦμε τί ἀκριβῶς εἶναι ὁ ἀγωγός γειώσεως.

Τό ηλεκτροδράπανο πρέπει νά ἔχει ἐπάνω του διακόπτη. Ἐπίσης ὁ ἡλεκτρικός σμυριδοτροχός πρέπει νά ἔχει κοντά του διακόπτη.

7.8 Ἀνακεφαλαίωση.

‘Ο κινητήρας καί ἡ γεννήτρια συνεχοῦς ρεύματος δέν ἔχουν σχεδόν καμιά κατασκευαστική διαφορά.

‘Ο κινητήρας, γιά νά ξεκινήσει, χρειάζεται ἔναν **έκκινητή**.

Οι στροφές ρυθμίζονται μέ τό **ροοστάτη**.

“Οσο περισσότερη ἀντίσταση ἔχει ὁ ροοστάτης, τόσο αὐξάνουν οι στροφές.

Κάθε κινητήρας πρέπει νά προστατεύεται μέ **αυτόματο διακόπτη**.

Γιά νά ἀλλάξομε τή φορά κινήσεως τοῦ κινητήρα, ἀρκεῖ νά ἀλλάξομε μεταξύ τους τούς δύο ἀκραίους ἀγωγούς.

Κάθε κινητήρας πρέπει νά ἔχει γειωμένα τά μεταλλικά μέρη του.

7.9 Ἔρωτήσεις.

1. Περιγράψτε τόν κινητήρα συνεχοῦς ρεύματος.
 2. Περιγράψτε τό ξεκίνημα τοῦ κινητήρα συνεχοῦς ρεύματος.
 3. Πῶς ἀλλάζομε τόν ἀριθμό στροφῶν καί πῶς τή φορά περιστροφῆς;
-


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑΣ

8.1 Μοιάζει ότι έναλλακτήρας μέτρη γεννήτρια;

Πρῶτα ἀπό ὅλα πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε ότι **ἐναλλακτήρια** θά όνομά-
ζουμε τή γεννήτρια τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος και **γεννήτρια** θά ό-
νομάζουμε τή γεννήτρια συνεχούς ρεύματος.

Οι έναλλακτήρες είναι συνήθως μηχανές μέ τεράστια ισχύ (χιλιάδων kW) και παίρνουν κίνηση άπο στρόβιλους ή ντηζελομηχανές (σχ. 8.1).

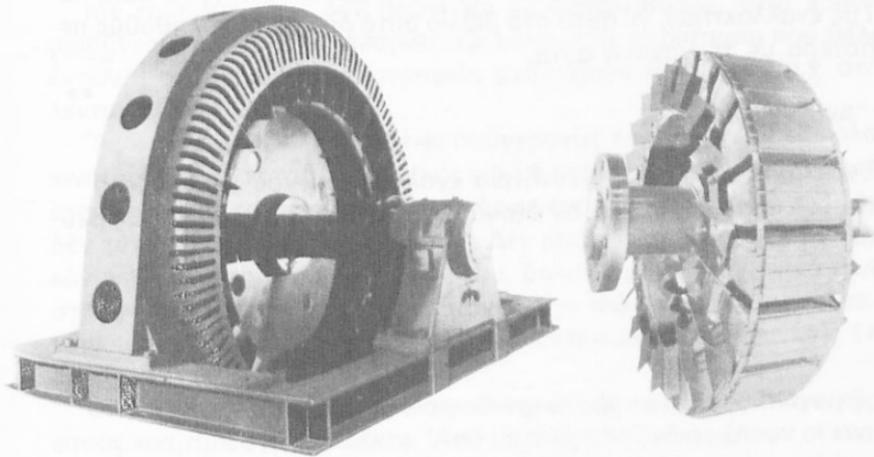

Σχ. 8.1.

‘Υπάρχουν καί οι μικροί έναλλακτήρες, πού κινοῦνται μέ πετρελαιοκινητήρες. Αύτοί έχουν τή μορφή γεννητριῶν συνεχούς ρεύματος καί χρησιμοποιοῦνται γιά έφεδρική παραγωγή ρεύματος σέ νοσοκομεία, στρατώνες κλπ., όταν γιά μιᾶ δύοιαδήποτε αίτια διακοπεῖ ξαφνικά τό ρεύμα τῆς ΔΕΗ.

‘Από πλευρᾶς κατασκευαστικῶν στοιχείων ὁ ἐναλλακτήρας καὶ ἡ γεννήτρια ἔχουν πάντως ἀρκετή ὄμοιότητα. Ο ἐναλλακτήρας ἔχει καὶ αὐτός, ὅπως ἡ γεννήτρια, στάτη καὶ δρομέα.

‘Ο στάτης ἔχει ζύγωμα, καλύμματα καί κουτί ἀκροδεκτῶν. Ο δρομέας ἔχει ἄξονα καί ἀνεμιστήρα.

Μία διαφορά, πού μπορεῖ νά ἔχουν, εἶναι ὅτι συχνά οἱ κατασκευαστές ἀλλάζουν τή θέση τῶν μαγνητῶν μέ τό ἐπαγώγιμο. Δηλαδή ἀπό τό στάτη τούς τοποθετοῦν στό δρομέα, ἐνῶ ἀντίθετα τό ἐπαγώγιμο τοποθετεῖται στό ζύγωμα (αὐτό συμβαίνει συνήθως στούς μεγάλους ἐναλλακτῆρες).

Μιά ἄλλη διαφορά τους εἶναι ὅτι ὁ ἐναλλακτήρας ἔχει κατά κανόνα ἐπάνω στόν ἄξονά του μία μικρή γεννήτρια. Τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητο, γιατί οἱ ἡλεκτρομαγνῆτες (πόλοι) χρειάζονται συνεχές ρεῦμα. Καί ἐνῷ ἡ γεννήτρια δίνει συνεχές ρεῦμα, ἀπό τό ὅποιο μπορεῖ νά τροφοδοτήσει καί τούς πόλους της, ὁ ἐναλλακτήρας δίνει μόνο ἐναλλασσόμενο ρεῦμα. Ἐπομένως χρειάζεται μία πρόσθετη πηγή, πού νά δίνει συνεχές. Αύτή τή δουλειά κάνει ἡ μικρή γεννήτρια, πού, ὅπως εἴπαμε, βρίσκεται ἐπάνω στόν ἄξονα τοῦ ἐναλλακτήρα.

Οἱ ἐναλλακτῆρες εἶναι ἔγκαταστημένοι στά μηχανοστάσια τῶν ἐργοστασίων παραγωγῆς ρεύματος.

Σπάνια ἡ σχεδόν ποτέ δέ θά συμβεῖ ὁ μηχανοτεχνίτης νά καταπιαστεῖ μέ ἐναλλακτήρα, γι' αύτό στό βιβλίο αύτό δέν θά ἀσχοληθοῦμε περισσότερο μέ τή μηχανή αύτή.

8.2 Ἀνακεφαλαίωση.

Ἐναλλακτήρα λέμε τή γεννήτρια ἐναλλασσόμενου ρεύματος.

Ο ἐναλλακτήρας ἔχει στόν ἄξονά του μία γεννήτρια συνεχοῦς ρεύματος, τή **διεγέρτρια**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

9.1 Είδη κινητήρων έναλλασσόμενου ρεύματος.

Στό έναλλασσόμενο ρεῦμα ἔχομε πολλῶν εἰδῶν κινητῆρες.

Τούς κινητήρες αύτούς τούς χωρίζομε σέ δύο μεγάλες ομάδες.
Στούς σύγχρονους καί τούς **ἀσύγχρονους**.

Μέ τούς πρώτους δέν πρόκειται νά άσχοληθοῦμε, γιατί χρησιμοποιοῦνται σπάνια. Είναι άπαραίτητοι μόνο στήν περίπτωση πού θέλομε έντελῶς σταθερό άριθμό στροφῶν στόν ξενόνα τους, όπως π.χ. στά ήλεκτρικά ρολόγια.

“Ἄς δοῦμε λοιπόν τί σημαίνει ἀσύγχρονος κινητήρας. “Οπως ὅλοι οἱ κινητῆρες εἶναι κατασκευασμένοι γιά νά παίρνουν όρισμένες στροφές, ἔτσι καί αὐτός κατασκευάζεται γιά όρισμένες στροφές, τίς όποιες όμως δέν καταφέρνει ποτέ νά τίς φθάσει. Δέν μπορεῖ νά συγχρονισθεῖ μέ τήν κανονική ταχύτητα περιστροφῆς του, δηλαδή μέ τό **σύγχρονο άριθμό στροφῶν**, όπως τή λέμε. Μένει πάντα λίγο πιο πίσω. ”Αν π.χ. εἶναι κατασκευασμένος γιά 1500 στροφές, παίρνει συνήθως γύρω στίς 1440 ὥς 1460.

Οι ἀσύγχρονοι κινητῆρες διαιροῦνται στούς κινητῆρες **ἐπαγωγῆς** καί στούς κινητῆρες μέ **συλλέκτη**. Άπο αύτούς μᾶς ἐνδιαφέρουν οι κινητῆρες **ἐπαγωγῆς**, οι οποίοι ἐπίσης διαιροῦνται σέ δύο κατηγορίες:

α) **Κινητήρες μέ βραχυκυκλωμένο δρομέα** καί

β) **κινητήρες μέ δακτυλίδια**.

Χωρίς νά ύπαρχει κανένας φόβος νά μπερδέψουμε τά πράγματα, μποροῦμε τούς πρώτους νά τούς λέμε ἀπλά **βραχυκυκλωμένους** καί τούς δεύτερους **δακτυλιοφόρους**.

Στήν πράξη ἐμεῖς θά συναντοῦμε τό βραχυκυκλωμένο κινητήρα πιό συχνά ἀπό ὅ,τι δλους τούς ἄλλους μαζί.

“Αν οι κινητῆρες αύτοί τροφοδοτοῦνται μέ τρεῖς ἀγωγούς (μαῦρο, κόκκινο, καφέ), λέγονται **τριφασικοί**, ἃν παίρνουν ρεῦμα μέ δύο ἀγω-

γούς (μαύρο - γκρί ή κόκκινο - γκρί ή καφέ - γκρί), λέγονται **μονοφασικοί**.


Καλό είναι τώρα νά ξαναδιαβάσουμε τήν παράγραφο 4.4, όπου είχαμε μιλήσει σχετικά μέ τά χρώματα τῶν ἀγωγῶν.

Μονοφασικούς κινητήρες χρησιμοποιοῦμε μόνον, όταν ή ισχύς, πού διαθέτομε, δέν ύπερβαίνει τόν ἔναν ἵππο.

9.2 Πῶς είναι κατασκευασμένος ὁ βραχυκυκλωμένος κινητήρας.

Ο κινητήρας αύτός δέν ἔχει καμία ὁμοιότητα μέ τόν κινητήρα συνεχοῦς ρεύματος.

Βέβαια ἔχει καί αύτός στάτη καί δρομέα. "Εχει ζύγωμα, καλύμματα, πόλους καί κουτί ἀκροδεκτῶν. "Εχει ἄξονα, ἐπαγώγιμο καί ἀνεμιστήρα. Καί ὅμως διαφέρει βασικά ἀπό τόν ἄλλο. Τό τύλιγμα τοῦ ἐπαγώγιμου είναι τίς πιό πολλές φορές ἀπό χυτό ἀλουμίνιο. "Αν μπορούσαμε νά τό ξεχωρίσουμε ἀπό τό τύμπανο, θά ἔμενε στά χέρια μας ἔνα κλουβί, χωρίς ὅμως τήν ὄροφή καί τό πάτωμά του (σχ. 9.2α). Γί' αὐτό τό λέμε **τύλιγμα κλωβοῦ**. Ἐπειδή ἔξ ἄλλου είναι ὅλοι οι ἀγωγοί του ἐνωμένοι μεταξύ τους, τό λέμε **βραχυκυκλωμένο**.

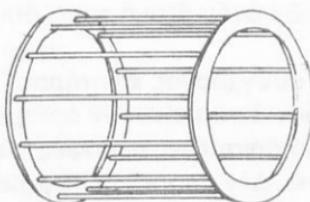

Σχ. 9.2α.

Στό τύλιγμα αύτό δέν παρέχομε καθόλου ρεῦμα ἀπό τό δίκτυο μας. Καί ὅμως ὁ δρομέας διαρρέεται ἀπό ρεῦμα. Ποῦ τό βρίσκει; "Αν ξαναγυρίσουμε στήν παράγραφο 5.6, θά καταλάβομε πῶς καταφέρνει καί ἔχει ρεῦμα χωρίς νά τοῦ παρέχομε. Τό παίρνει, ὅπως λέμε, ἔξ **ἐπαγωγῆς**. Ἀπό ἑδῶ παίρνει καί τό ἄλλο του ὄνομα ὁ κινητήρας, δηλαδή ἀσύγχρονος **ἐπαγωγῆς** μέ βραχυκυκλωμένο δρομέα.


Τό ρεῦμα αύτό γεννιέται ἔξ ἐπαγωγῆς στό δρομέα, καί τόν περιστρέφει σύμφωνα μέ τά ὅσα μάθαμε στήν παράγραφο 5.6.

"Ας ἀνοίξομε τώρα τό κουτί τῶν ἀκροδεκτῶν του.

Προσοχή: καί ἑδῶ ισχύει ὁ νόμος:

'Ακροδέκτης = Κίνδυνος Θάνατος


Μέσα στό κουτί θά βροῦμε κάτι λαμάκια συνδεσμολογημένα μ' ἔναν ἀπό τούς δύο τρόπους, πού φαίνονται στό σχῆμα 9.2β.

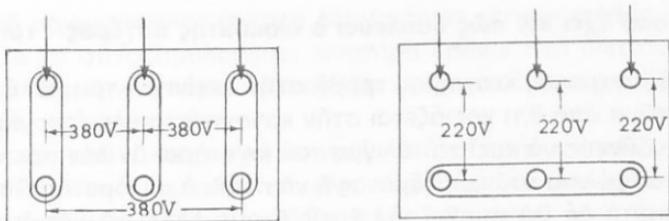

Σχ. 9.2β.

Τήν πρώτη συνδεσμολογία μέ τά τρία ὅρθια λαμάκια τή λέμε **συνδεσμολογία κατά τρίγωνο**. Τή δεύτερη μέ τά δύο πλαιγιαστά λαμάκια τή λέμε **συνδεσμολογία κατ' ἀστέρα**.

Στήν πρώτη ὁ κινητήρας δέχεται ἀπό τό δίκτυο τῆς ΔΕΗ στούς ἀκροδέκτες του τάση 380V. Στή δεύτερη δέχεται 220V. Υπάρχει ὅμως καὶ ἡ περίπτωση, πού ἀνοίγοντας τό κουτί, δέν βρίσκομε καθόλου λαμάκια. Τότε θά δοῦμε νά ξεκινοῦν ἀπό τό κουτί πρός τά ἔξω ἔξι ἄγωγοι, πού πηγαίνουν σέ ἑνα διακόπτη μέ τρεῖς σκάλες. Αύτὸν τὸν λέμε **διακόπτη ἀστέρα-τρίγωνο** καὶ συνδεσμολογεῖ τὸν κινητήρα μας ἄλλοτε κατά ἀστέρα καὶ ἄλλοτε κατά τρίγωνο (σχ. 9.2γ). Κάνει δηλαδὴ τή δουλειά πού ἔκαναν τά λαμάκια σέ κάθε συνδεσμολογία χωριστά.

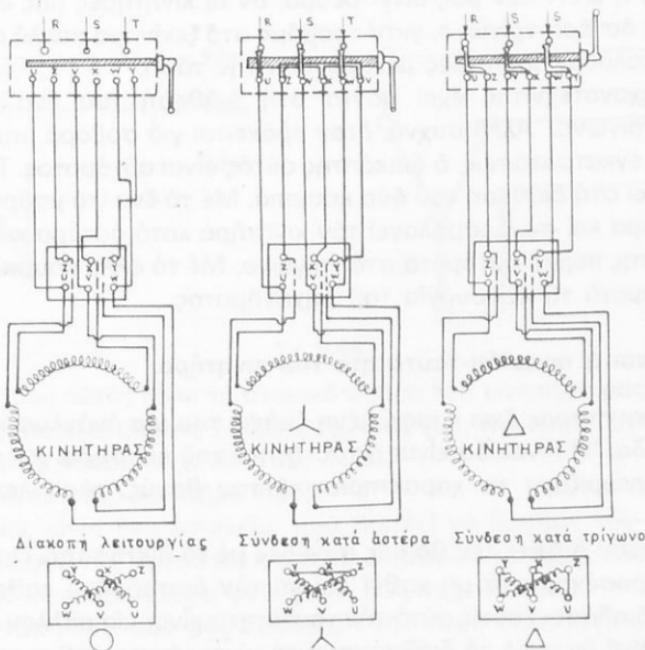

Σχ. 9.2γ.

9.3 Τί σκοπό έχει καί πώς δουλεύει ό διακόπτης άστέρας - τρίγωνο.

Κάθε άσυγχρονος κινητήρας τραβᾶ στήν έκκινησή του πολύ περισσότερο ρεύμα από ό,τι χρειάζεται στήν κανονική του λειτουργία. Τόσο πού θά κινδύνευε νά καεί τό τύλιγμα τοῦ κινητήρα, ἀν δέν προλάβαινε νά καεί ή άσφαλεια τοῦ κυκλώματος η νά πέσει ό αύτόματος. Τίποτε ὅμως από αύτά δέ θά συμβεῖ, ἀν ἐμεῖς έχομε λάβει τά μέτρα μας.

Στό ξεκίνημα τοῦ κινητήρα συνεχοῦς ρεύματος χρησιμοποιήσαμε, ὅπως εἴδαμε, τόν έκκινητή (παράγρ. 7.3). Στόν άσυγχρονο κινητήρα, γιά νά ξεκινήσομε δημαλά, χρησιμοποιοῦμε τό διακόπτη άστέρα - τρίγωνο. Αύτός ό διακόπτης έχει τρεῖς σκάλες: στήν πρώτη εἶναι άνοικτός, στή δεύτερη συνδεσμολογεῖ τόν κινητήρα κατά άστέρα καί στήν τρίτη τόν συνδεσμολογεῖ κατά τρίγωνο.

Αύτό σημαίνει ότι ό διακόπτης στήν κάτω σκάλα του (τήν πρώτη) κόβει τό κύκλωμα καί δέν άφήνει νά περάσει ρεύμα. Στή μεσαία σκάλα (δεύτερη) παρέχει στόν κινητήρα τάση 220V. Στήν έπάνω (τρίτη) παρέχει τάση 380V.

Ἐνας κινητήρας, πού στό δίκτυο μας δουλεύει στά 220V, παίρνει τό 1/3 από τό ρεύμα, πού τραβᾶ στά 380V. Χωρίς τό διακόπτη άστέρα-τρίγωνο κινδυνεύομε νά κάψομε τόν κινητήρα μας. Ἀλλά, ἐκτός από αύτό, καί ή ΔΕΗ δέν μᾶς δίνει ρεύμα, ἀν οι κινητήρες μας δέν έχουν διακόπτη άστέρα-τρίγωνο, γιατί τραβάμε στό ξεκίνημα πολλά άμπερ καί τής προκαλοῦμε απότομες μεταβολές στήν τάση.

Ο μηχανοτεχνίτης έχει πάντα στή διάθεσή του ἔνα διακόπτη άστέρα-τρίγωνο. Ἀλλά συχνά, ὅταν πρόκειται γιά σοβαρά μηχανήματα η ειδικές έγκαταστάσεις, ό διακόπτης αύτός εἶναι αύτόματος. Τότε ό τεχνίτης έχει στή διάθεσή του δύο κουμπιά. Μέ τό ἔνα (τό μαύρο) κλείνει τό κύκλωμα καί συνδεσμολογεῖ τόν κινητήρα κατά άστέρα καί κατόπιν ό διακόπτης περνᾶ αύτόματα στό τρίγωνο. Μέ τό ἄλλο κουμπί (τό κόκκινο) σταματᾶ τή λειτουργία τοῦ μηχανήματος.

9.4 Τί εἶναι ή πινακίδα-ταυτότητα τοῦ κινητήρα.

Κάθε κινητήρας έχει καρφωμένη έπάνω του μία άνάγλυφη μεταλλική πινακίδα. Ή πινακίδα εἶναι ή ταυτότητα τοῦ κινητήρα. Χωρίς αύτήν δέν θά γνωρίζαμε τά χαρακτηριστικά του (ἰσχύς, τάση λειτουργίας κλπ.).

Ἐπί πλέον ή ΔΕΗ δέν θά μᾶς συνέδεε μέ τό δίκτυο της. Πρέπει λοιπόν νά προσέχομε νά μή χαθεῖ καί νά τήν διατηροῦμε καθαρή.

Τό νά διαβάσει κανείς αύτή τήν ταυτότητα εἶναι μία μᾶλλον δύσκολη δουλειά. Καί ἀν κατά τό διάβασμα αύτό γίνει κάποιο λάθος, μπορεῖ νά κάψομε τόν κινητήρα.

Γιά τό μηχανοτεχνίτη φυσικά δέν ύπάρχει τέτοιος φόβος, γιατί δέν πρόκειται νά συνδεσμολογήσει κινητήρα έπανω στό δίκτυο.


Πρέπει ομως νά μπορεϊ νά διαβάζει τήν πινακίδα, γιά νά ξέρει τί μηχανή έχει στά χέρια του.

Ή σειρά, πού γράφομε τά στοιχεῖα έπανω στήν πινακίδα, είναι καθορισμένη. Ήτσι μποροῦμε εύκολα νά βροῦμε τά στοιχεῖα της.


Τό σχῆμα 9.4α δείχνει τή θέση κάθε στοιχείου, πού είναι:

1) Τό έργοστάσιο πού κατασκεύασε τόν κινητήρα: π.χ. B.H.K., E.B.H., K.H.M., Σήμενς ή A.E.G. κλπ.

2) Ό άριθμός κατασκευῆς (Nr).

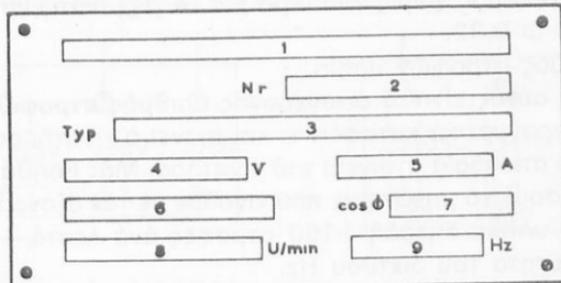

Σχ. 9.4α.

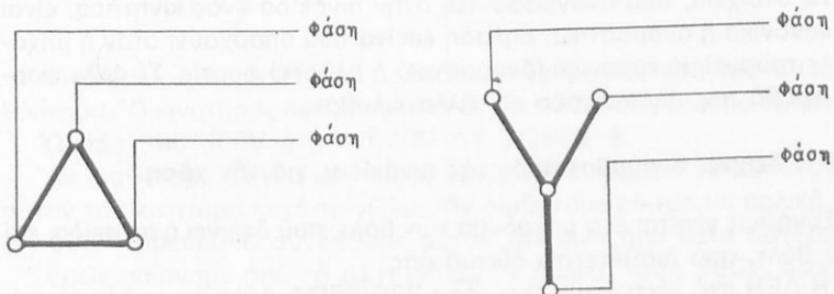

Σχ. 9.4β.

Ό άριθμός αύτός είναι τό άτομικό όνομα τοῦ κινητήρα μας, πού τόν κάνει νά ξεχωρίζει άπό τίς χιλιάδες ομοιούς του, τοῦ ίδιου έργοστασίου καί τοῦ ίδιου τύπου, π.χ. Nr 182. 176.

3) Ό τύπος τοῦ κινητήρα (typ).

Ό τύπος είναι ἔνα στοιχεῖο, πού βοηθεϊ νά βροῦμε τόν κινητήρα στόν κατάλογο τοῦ έργοστασίου ή νά δώσομε στό έργοστάσιο νά καταλάβει τί κινητήρα έχομε στά χέρια μας, π.χ. 116.

4) Ή τάση (V), πού μᾶς καθορίζει τήν τάση λειτουργίας του, π.χ. 220/380V ΔY (αύτά τά δύο γράμματα δέν είναι Δ καί Y, άλλα σημαίνουν τρίγωνο τό Δ καί άστέρα τό Y), (σχ. 9.4β).

Έδω κρύβεται ένας μεγάλος κίνδυνος παρανοήσεως.

Τό τι σημαίνει αύτός ό συμβολισμός θά το δοῦμε στήν παράγραφο 9.5.

5) Ή ένταση (A).

Μᾶς δείχνει τά άμπερ, πού τραβᾶ ό κινητήρας σέ κάθε συνδεσμολογία, π.χ. 18/23Α.

6) Ή ισχύς του HP ή kW.

Μᾶς δείχνει πόση ισχύ σέ ίππους ή σέ κιλοβάτ έχει ό κινητήρας μας, π.χ. 12HP ή 9kW.

7) Ο συντελεστής ισχύος.

Είναι ένας άριθμός χωρίς ίδιαίτερο γιά τό μηχανοτεχνίτη ένδιαφέρον, π.χ. COS Φ 0,82.

8) Ο άριθμός στροφῶν u/min.

Ο άριθμός αύτός είναι ό άσυγχρονος άριθμός στροφῶν. Έκεΐνος δηλαδή, πού πραγματικά καταφέρνει και πιάνει ό κινητήρας μας. Είναι ένα άπο τά πιό σπουδαία στοιχεία του κινητήρα. Μᾶς βοηθά νά βροῦμε πῶς θά συνδέσομε τό μηχάνημα, πού κινοῦμε μέ τόν ξένονα του κινητήρα, π.χ. 1460 u/min, δηλαδή 1460 στροφές άνά λεπτό.

9) Η συχνότητα του δίκτυου Hz.

Μᾶς δείχνει γιά πόσων περιόδων δίκτυο είναι κατασκευασμένος ό κινητήρας μας. Γιά τόν τόπο μας πρέπει νά γράφει 50Hz.

Τά στοιχεῖα, πού άναγράφονται στήν πινακίδα ένός κινητήρα, είναι τά κανονικά ή όνομαστικά, δηλαδή έκεινα πού ύπάρχουν, όταν ή μηχανή λειτουργεῖ μέ κανονικό (όνομαστικό ή πλήρες) φορτίο. Σέ άλλο φορτίο τραβᾶ π.χ. άλλα άμπερ και άλλα κιλοβάτ.

9.5 Τί δείχνει ό συμβολισμός τής πινακίδας γιά τήν τάση.

Συνήθως γίνεται ένα μπέρδεμα τῶν βόλτ, πού δείχνει ή πινακίδα, καί τῶν βόλτ, πού διαθέτει τό δίκτυο μας.

Η ΔΕΗ στό δίκτυο της έχει τάση 220/380V. Αύτό όμως δέν σημαίνει ότι και ό κινητήρας πρέπει νά γράφει 220/380V. Άν πάλι έχομε έναν κινητήρα, πού γράφει 220/380V, αύτό δέν σημαίνει ότι ό κινητήρας είναι κατασκευασμένος γιά νά δουλεύει ύποχρεωτικά σέ δίκτυο μέ τάση 220/380V. Ο πιό σίγουρος τρόπος νά κάψομε τόν κινητήρα μας είναι νά κάνομε τέτοιες παρανοήσεις.

Τότε τί δείχνουν αύτά τά σύμβολα; Μᾶς λένε πῶς πρέπει νά συνδέσομε τόν κινητήρα, πού μᾶς δώσανε, έπάνω στό δίκτυο, πού διαθέτομε.

Συνήθως οι κινητήρες έχουν τούς έξης συμβολισμούς:

220/380V.	380/660V
-----------	----------

ή 220/380V ΔΥ	ή 380/660 ΔΥ
---------------	--------------

Ψηφιοτυπήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Καρδικής

"Όλοι οι συμβολισμοί της άριστερης όμάδας σημαίνουν τό ίδιο πράγμα.

"Όλοι οι συμβολισμοί της δεξιᾶς όμάδας σημαίνουν τό ίδιο πράγμα.


"Ας δούμε τώρα ποιό είναι τό νόημα, πού έχει κάθε όμάδα.

Όμάδα 220/380V ή 220/380V ΔΥ ή 220V Δ.

"Αν διαθέτομε ένα δίκτυο μέ πολική τάση 220V πρέπει νά συνδέσομε αύτό τόν κινητήρα κατά τρίγωνο.


"Αν διαθέτομε ένα δίκτυο μέ πολική τάση 380V πρέπει νά συνδέσομε αύτό τόν κινητήρα κατά άστέρα.

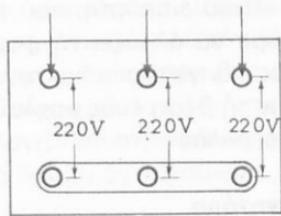'Εμεῖς παίρνομε άπό τή ΔΕΗ ρεῦμα μέ πολική τάση 380V, ἄρα γι' αύτή τήν όμάδα θά βάλομε τά λαμάκια μας σύμφωνα μέ τό σχ. 9.5α.



Συνδεσμολογία κατά άστέρα

Σχ. 9.5α.

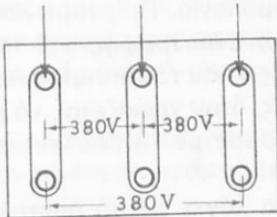

Συνδεσμολογία κατά τρίγωνο

Σχ. 9.5β.

Αύτό όμως έχει συνέπειες. Δηλαδή δέν έχομε δεύτερη σκάλα γιά τό ξεκίνημα. Ό κινητήρας δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ διακόπτη άστέρα-τρίγωνο.

Όμάδα 380/660V ή 380/660V ΔΥ ή 380V Δ.

"Αν διαθέτομε δίκτυο μέ πολική τάση 380V, πρέπει νά συνδέσομε αύτόν τόν κινητήρα κατά τρίγωνο. "Αν διαθέτομε δίκτυο μέ πολική τάση 660V, πρέπει νά συνδέσομε αύτόν τόν κινητήρα κατά άστέρα.


'Εμεῖς παίρνομε άπό τή ΔΕΗ ρεῦμα μέ πολική τάση 380V, ἄρα θά βάλομε τά λαμάκια σύμφωνα μέ τό σχήμα 9.5β.

Πλεονέκτημα: Άφοῦ δουλεύει ό κινητήρας μας σέ τρίγωνο, μπορεῖ νά δεχθεῖ διακόπτη άστέρα - τρίγωνο καί νά έχει όμαλό ξεκίνημα.

Συμπέρασμα: Γιά τόν τόπο μας είναι κατάλληλοι μόνο οι κινητήρες 380/660V. Άν όμως ό κινητήρας είναι μικρότερος άπό 1,5 ήππο, μπορούμε ανετα νά δεχθούμε καί τόν 220/380V.

9.6 Μπορούμε νά κάνομε τόν κινητήρα νά γυρίσει άνάποδα;

Καί βέβαια ναί. Άρκει νά κατεβάσουμε τό διακόπτη, νά άνοιξομε τό καπάκι τού κουτιού άκροδεκτῶν καί νά βγάλομε άπό τούς άκροδέκτες τίς δύο (όποιεσδήποτε) άπό τίς τρεῖς φάσεις. Τίς άλλάζομε μεταξύ τους

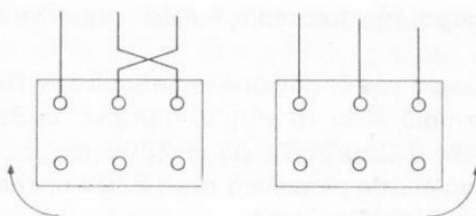


Σχ. 9.6.

καί ξανακλείνομε τό κουτί (σχ. 9.6). "Αν ξεκινήσομε τόν κινητήρα, θά τόν δοῦμε νά γυρίζει άναποδα.

Υπάρχουν όμως μηχανές, πού είναι άναγκη νά γυρίζουν πότε δεξιά και πότε αριστερά. Φυσικά δέν μποροῦμε κάθε τόσο νά άλλάζομε τή συνδεσμολογία. Παίρνομε λοιπόν έναν είδικό διακόπτη, πού τόν λέμε **διακόπτη άναστροφής**, καί τοῦ άναθέτομε νά άλλάζει τή φορά περιστροφῆς, όταν τό έπιθυμοῦμε. Αύτό όμως δέν γίνεται μόνο του. Πρέπει καί έμεις, όταν χρειάζεται, νά μετακινοῦμε τή θέση ένός μοχλοῦ ή νά έπιφορτίσομε μέ τή δουλειά αύτή κάποιο ρελαί.

9.7 Λίγα λόγια γιά τό δακτυλιοφόρο κινητήρα.

Γιά τόν κινητήρα αύτόν (σχ. 9.7) θά ποῦμε λίγα μόνο λόγια, έπειδή χρησιμοποιεῖται σέ είδικές μόνο περιπτώσεις.

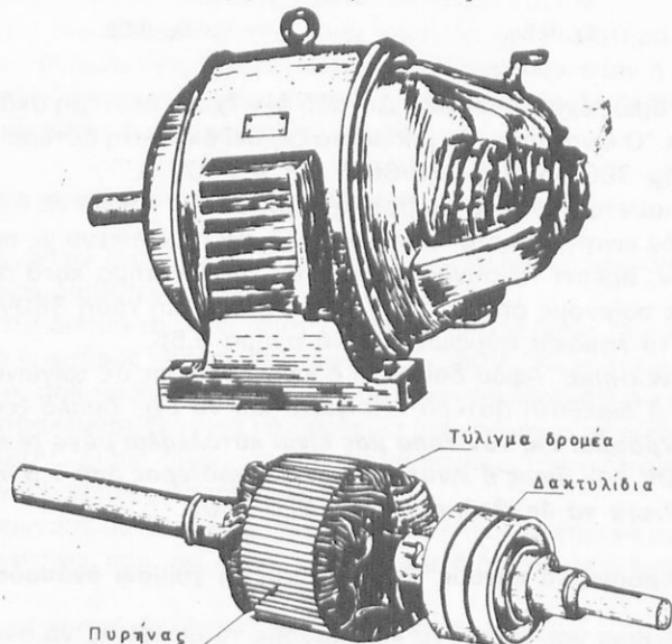

Σχ. 9.7.
Δακτυλιοφόρος κινητήρας.

‘Ο κινητήρας αύτός έχει ψῆκτρες (παράγρ. 6.3), όπως καί ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος, άλλα άντι γιά συλλέκτη έχει άπλως δακτυλίδια. Στά δακτυλίδια οφείλει καί τό δνομά του.

Έχει τό προτέρημα ότι ξεκινᾶ εύκολα μέ μεγάλο φορτίο έπάνω του καί μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά ρυθμίζομε τίς στροφές του κατά τή λειτουργία, όμως είναι άκριβός καί γι' αύτό χρησιμοποιεῖται σπανιότερα σέ σύγκριση μέ τόν βραχυκυκλωμένο.

“Ενα σοβαρό προτέρημά του είναι ότι δέν χρειάζεται πολλά άμπέρ, οταν ξεκινᾶ.

Μόλις ο κινητήρας ξεκινήσει καί διαπιστώσομε ότι έδωσε ότι περιμέναμε άπό αύτόν, δηλαδή κατάφερε νά πάρει τίς κανονικές του στροφές, χωρίς νά αύξηθούν ύπερβολικά τά άμπέρ του, τότε συνήθως μ’ έναν άπλο μηχανισμό, πού τόν λέμε **σύστημα άνυψωσεως ψηκτρών**, τόν μετατρέπουμε σέ κινητήρα βραχυκυκλωμένο καί μέ αύτό τόν τρόπο κάνομε καί οίκονομία στίς ψῆκτρες.

Η άλλαγή τών στροφών τή στιγμή τής λειτουργίας του γίνεται εύκολα μέ μία όμαδα άντιστάσεων, πού φέρουν τό δνομά **ρυθμιστής στροφών**.

9.8 Τί είναι ένας μονοφασικός κινητήρας.

Συχνά χρειαζόμαστε μικρούς κινητήρες, πού νά μποροῦν νά δουλέψουν μέσα σ' ένα σπίτι. Ή ένα μαγαζί. Καί, όπως ξέρομε, τό σπίτι καί τό μαγαζί διαθέτουν μία μόνο άπό τίς τρεῖς φάσεις καί τόν ούδετέρο άγωγό. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν κινητήρα, πού νά δουλεύει στή μία φάση, ένα **μονοφασικό** κινητήρα, όπως τόν λέμε.

Η βιομηχανία κατασκευάζει πολλά είδη μονοφασικών κινητήρων. Ο συνηθέστερος είναι ο βραχυκυκλωμένος. Αύτός είναι ένας κινητήρας σάν αύτόν, πού είδαμε στήν παράγραφο 9.2, μέ τή διαφορά ότι άντι γιά τρία έχει μόνο ένα τύλιγμα. Ο μονοφασικός κινητήρας δυσκολεύεται νά ξεκινήσει. Γι' αύτό τόν βοηθάμε μ' ένα πηνίο ή μ' έναν πυκνωτή. Δηλαδή ο κατασκευαστής έχει τοποθετήσει μέσα στόν κινητήρα έναν πυκνωτή, πού τού δίνει τήν πρώτη ώθηση γιά νά ξεκινήσει.

Άλλος τύπος κινητήρα είναι ο μονοφασικός μέ συλλέκτη (ο συλλέκτης είναι τό έξαρτημα, πού είδαμε στήν παράγραφο 6.3, σχήμα 6.4γ). Τέλος ένδιαφέρον παρουσιάζει ο κινητήρας άντιδράσεως, πού έχει τό πλεονέκτημα νά ρυθμίζονται οι στροφές του άπό μηδέν μέχρι τόν άριθμό στροφών, γιά τόν όποιο κατασκευάσθηκε.

9.9 Έχουν ληφθεῖ όλα τά μέτρα προστασίας μας;

Ο κινητήρας πρέπει νά έχει τέτοια κατασκευή καί νά είναι έτσι έγκα-

ταστημένος, πού νά μήν ύπάρχει φόβος νά άγγίζομε έστω καί συμπτωματικά μένε ένα κλειδί ή κατσαβίδι κάποιο τμῆμα του, πού βρίσκεται σε τάση.

Πρέπει νά είναι καλά γειωμένα τά μεταλλικά του μέρη, σύμφωνα μέσσα θά δοῦμε στό Κεφάλαιο 23. Νά μή ξεχνᾶμε ότι αύτή ή γείωση είναι τό σωσίβιό μας στήν περίπτωση, πού θά ξεφύγει τό ρεῦμα άπο τόν κανονικό του δρόμο καί θά άρχισει νά περιπλανιέται σέ μέρη, πού δέν έπρεπε νά πάει. Νά έχομε πάντα στό νοῦ μας ότι αύτό τό παραστράτημα τοῦ ρεύματος μπορεῖ νά μήν είναι συχνό, δέν είναι όμως καί κάτι τό σπάνιο. Ή γείωση γίνεται μέ άγωγό, πού έχει κίτρινο ντύσιμο ή είναι γυμνός.

9.10 Έχουν ληφθεῖ όλα τά μέτρα προστασίας τοῦ κινητήρα;

Αφοῦ έξασφαλίσομε τόν έαυτό μας καί όλους έκείνους, πού μπορεῖ νά έρχονται σ' έπαφή μέ τόν κινητήρα, σωστό είναι νά έξασφαλίσομε καί τόν ίδιο τόν κινητήρα, πού κινδυνεύει συχνά νά καεῖ.

Τό κάψιμο ένός κινητήρα δέν μᾶς κοστίζει μόνο σάν έπισκευή. Πολύ περισσότερο μᾶς κοστίζει ή καθυστέρηση τής παραγωγῆς. Αξίζει λοιπόν νά πάρει κανείς όλα τά μέτρα πού χρειάζονται καί ας κοστίζουν καμιά φορά λίγο άκριβά.

Η άπλούστερη προστασία είναι νά χρησιμοποιήσομε άσφαλειες, σάν αύτή, πού θά δοῦμε άργότερα στό Κεφάλαιο 19. Προστατεύουν τόν κινητήρα άπο τά βράχυκυκλώματα, γιατί, άν έμφανισθεί βραχυκύκλωμα, καίγονται καί έτσι διακόπτεται ή παροχή τοῦ ρεύματος καί γλυτώνει ό κινητήρας.

Πιό άκριβή προστασία είναι ένας αύτόματος διακόπτης ύπερεντάσεως. Αύτός προστατεύει τόν κινητήρα άπο έντασεις τέτοιες, πού δέν καίνε τήν άσφαλεια εύκολα, άλλα καίνε τά τυλίγματα τοῦ κινητήρα.

Ένας άλλος διακόπτης, αύτόματος καί αύτός, είναι ό διακόπτης **έλλειψεως τάσεως**. Μόλις κοπεῖ ή μία φάση, όπότε κινδυνεύει νά καεῖ ό τριφασικός κινητήρας, άνοιγει ό αύτόματος καί σταματά τό ρεῦμα. “Ένα άλλο μέσο προστασίας είναι **τό θερμικό πηνίο**. Αύτό πέφτει καί κόβει τό ρεῦμα, όταν ζεσταθεῖ πολύ ό κινητήρας.

Συνήθως τά πηνία ύπερεντάσεως, έλλειψεως τάσεως καί θερμικής προστασίας βρίσκονται καί τά τρία μαζί σ' έναν αύτόματο διακόπτη.

9.11 Ποιές βλάβες μποροῦμε νά έπισκευάσομε;

“Οταν ό κινητήρας μας δέν ξεκινᾶ, έξετάζομε μήπως έχει καεῖ κάποια άσφαλεια. Κατεβάζομε τό διακόπτη, πού είναι πρίν άπο τίς άσφαλειες,

καί τίς έλεγχομε μία-μία. "Αν βρεθεῖ κάποια καμμένη, τήν άλλάζομε μέ
καινούργια. **Δέν ἐπιτρέπεται ποτέ νά βάζομε στήν καμμένη άσφαλεια
συρματάκια.**

"Αν ό κινητήρας δέν ξεκινήσει καί πάλι, φωνάζομε τόν ήλεκτρολόγο.
"Αν ό κινητήρας άρχισει ξαφνικά νά κάνει ύπερβολικό θόρυβο, έλεγχο-
με τίς άσφαλειες, μήπως κάπηκε ή μία φάση, δόποτε καί άλλάζομε τήν ά-
σφαλεια. "Αν δέν βροῦμε καμία άσφαλεια καμμένη, φωνάζομε τόν ή-
λεκτρολόγο.

9.12 Άνακεφαλαίωση.

Οι κινητήρες έναλλασσόμενου ρεύματος χωρίζονται σέ δύο μεγάλες
όμαδες. Στούς **σύγχρονους** καί τούς **άσύγχρονους**.

Οι σύγχρονοι διαιροῦνται στούς **βραχυκυκλωμένους** καί στούς **δα-
κτυλιοφόρους**.

Οι βραχυκυκλωμένοι δέν τροφοδοτούνται στό έπαγώγιμό τους μέ
ρευμα. Τό παίρνουν **έξ έπαγωγῆς**.

"Ενας κινητήρας συνδεσμολογεῖται στό δίκτυο εἴτε **κατά τρίγωνο**, εϊ-
τε **κατά άστέρα**.

'Η σωστή έκκινηση ένός βραχυκυκλωμένου κινητήρα γίνεται σέ δια-
κόπτη **άστέρα-τρίγωνο**.

'Ο δακτυλιοφόρος ξεκινᾶ μέ **άντιστάσεις**.

Κάθε κινητήρας πρέπει νά έχει πινακίδα μέ τά στοιχεῖα του.

Γιά τά δίκτυα τής ΔΕΗ είναι κατάλληλοι οι κινητήρες τάσεως
380/660 ΔΥ.

Γιά νά άντιστρέψουμε τή φορά κινήσεως ένός κινητήρα, άλλάζομε με-
ταξύ τους τή συνδεσμολογία δύο φάσεων.

Μέ ένα **διακόπτη άναστροφῆς** μποροῦμε νά άλλάξομε κάθε στιγμή
τή φορά περιστροφῆς.

Οι δακτυλιοφόροι κινητήρες έχουν ρυθμιστή στροφῶν μέ άντιστά-
σεις.

Οι μονοφασικοί κινητήρες έχουν πυκνωτή έκκινησεως.

Κάθε κινητήρας πρέπει νά είναι γειωμένος.

Κάθε κινητήρας πρέπει νά προστατεύεται από σύστημα αύτοματι-
σμοῦ μέ πηνίο ύπερεντάσεως, θερμικό πηνίο καί πηνίο έλλείψεως τά-
σεως.

9.13 Έρωτήσεις.

1. Τι σημαίνει σύγχρονος κινητήρας;
2. Πόσοι άγωγοι χρειάζονται γιά τήν τροφοδότηση ένός τριφασικοῦ κινητήρα;
3. Τι είναι τό τύλιγμα κλωβοῦ;
4. Τι έννοοῦμε, όταν λέμε ότι δι κινητήρας παίρνει ρεύμα έξ έπαγωγῆς;
5. Σχεδίασε τά λαμάκια σέ μία συνδεσμολογία κατά τρίγωνο.

6. Από ένα δίκτυο 220/380V τί ρεύμα πιάρνομε, όταν βάλομε τά λαμάκια κατά άστέρα;
 7. Νά αναφέρεις τά στοιχεία της πινακίδας ένός κινητήρα.
 8. Ποιοί κινητήρες είναι κατάλληλοι γιά τόν τόπο μας;
 9. Τί κάνει ο διακόπτης άναστροφής;
 10. Τί προτερήματα έχει ένας δακτυλιοφόρος κινητήρας;
 11. Ποιός μονοφασικός κινητήρας μᾶς έπιτρέπει ρύθμιση στροφών από μηδέν μέχρι τό μέγιστο τών στροφών του;
 12. Πώς προστατεύομε έναν κινητήρα;
-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

10.1 Τί δουλειά κάνει ο μετασχηματιστής.

Ό μετασχηματιστής είναι μία συσκευή, πού έχει σάν βασικό προορισμό νά άλλάζει τήν τάση.

Δουλεύει μόνο μέ έναλλασσόμενο ρεῦμα. Μέ τό συνεχές δέν έχει καμία σχέση. Κάθε φορά, πού θά άκουμε τή λέξη μετασχηματιστής, θά σκεφτόμασθε μόνο τό έναλλασσόμενο ρεῦμα.

Όπως ο κινητήρας, έτσι καί ο μετασχηματιστής, γιά νά λειτουργήσει, άπαιτει ρεῦμα. Άλλα ο κινητήρας μας άποδίδει κίνηση γιά τό ρεῦμα πού τού δώσαμε, ένω ο μετασχηματιστής δίνει πάλι ρεῦμα. Μόνο πού τό ρεῦμα αύτό είναι διαφορετικό άπό έκεινο πού τοῦ δώσαμε. Παρουσιάζει έκεινή άκριβως τή διαφορά στά χαρακτηριστικά τοῦ ρεύματος, πού έμεις τοῦ έχομε προκαθορίσει.

Ό μετασχηματιστής μπορει νά μεταβάλλει τήν τάση ή τήν ένταση. Πάντως ο περισσότερο γνωστός είναι ο μετασχηματιστής τάσεως, στόν όποιο δίνομε ρεῦμα μέσης τάσεως καί είναι Ικανός νά μᾶς δίνει πίσω ρεῦμα χαμηλής τάσεως, κατάλληλο π.χ. γιά νά κινοῦμε ήλεκτρικά σιδηροδρομάκια. Σέ άλλον δίνομε χαμηλή τάση καί έχει τήν Ικανότητα νά τήν αύξάνει τόσο πολύ ώστε νά μπορει νά δημιουργήσει άστραπές.

Έμεις στή δουλειά μας στά έργοστάσια θά συναντήσομε κυρίως τό μετασχηματιστή, πού χαμηλώνει τήν τάση καί πού τόν λέμε μετασχηματιστή **ύποβιβασμοῦ τάσεως**. Θά συναντήσομε δέ σημαίνει οτι καί θά τόν πλησιάσομε γιά νά τόν γνωρίσομε άπό κοντά. Τό μετασχηματιστή αύτόν, έπειδή έχει μέση τάση, θά τόν κοιτάζομε πάντα άπό μακριά. Υπάρχει μάλιστα συνήθεια νά τόν βάζομε σέ ίδιαίτερο κλειστό χώρο ή νά τόν άπομονώνωμε μέ ένα συρματόπλεγμα γιά λόγους άσφαλείας.


10.2 Πῶς είναι κατασκευασμένος ο μετασχηματιστής.

Ο μετασχηματιστής δέν έχει καθόλου κινητά μέρη. Έτσι είναι πολύ άπλος καί στήν κατασκευή καί στή λειτουργία του.

“Ενας **μονοφασικός** μετασχηματιστής σχηματίζεται άπό δύο πηνία τυλιγμένα σ’ έναν πυρήνα άπό μαλακό σίδηρο, τό πρωτεύον καί τό δευτερεύον. Τά δύο ακρα τοῦ ένός πηνίου (τοῦ πρωτεύοντος) συνδέονται στό ρεύμα, π.χ. στά 220V. Τά ακρα τοῦ άλλου πηνίου (τοῦ δευτερεύοντος) άποδίδουν τή χαμηλωμένη τάση, πού θέλομε, π.χ. 4 ή 8 ή 24 ή 42V.

‘Από τό δεύτερο αύτό πηνίο μποροῦμε νά βγάλομε περισσότερα άπό δύο ακρα καί νά έχομε ἔτσι περισσότερες άπό μία τάσεις στό δευτερεύον κύκλωμα.

“Ενας **τριφασικός** μετασχηματιστής, δηλαδή ένας μετασχηματιστής πού δουλεύει στό τριφασικό ρεύμα, άποτελεῖ μία διάδα άπό έξι πηνία τυλιγμένα δύο - δύο έπάνω σέ τρεῖς κορμούς άπό μαλακό σίδηρο. Οι τρεῖς **κορμοί** ένώνονται μεταξύ τους μέ δύο **ζυγάματα** (σχ. 10.2a).

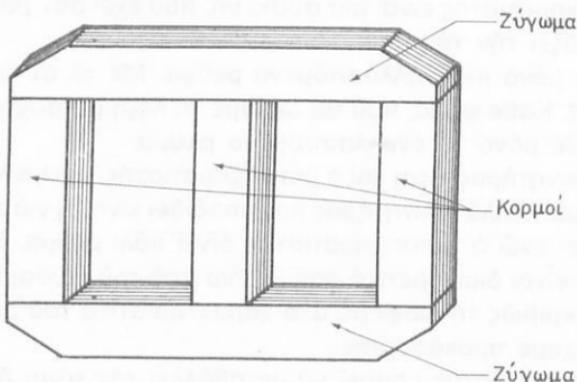


Σχ. 10.2a.


Τό σύνολο τῶν κορμῶν καί τῶν ζυγωμάτων λέγεται **πυρήνας**. Τά πηνία δονομάζονται καί έδω **τυλίγματα** (σχ. 10.2β).

Τά τυλίγματα τοποθετοῦνται άνά δύο σέ κάθε κορμό. Στήν πράξη όνομάζομε μέση τάση κάθε τάση μεταξύ 1000 καί 25.000V καί χαμηλή τάση τή μικρότερη άπό τά 400V. Έπομένως, ὅταν λέμε ὅτι ένας μετασχηματιστής είναι μέσης τάσεως, έννοοῦμε ὅτι ένα τουλάχιστον άπό τά δύο τυλίγματα είναι μέσης τάσεως καί άντιστοιχα, ὅταν λέμε ὅτι ένας μετασχηματιστής είναι χαμηλῆς τάσεως, έννοοῦμε ένα μετασχηματιστή, πού καί τά δυό του τυλίγματα είναι χαμηλῆς τάσεως.

“Αν ό μετασχηματιστής είναι μικρός καί χαμηλῆς τάσεως, τόν τοποθετοῦμε μέσα σ’ ένα κουτί προστασίας. “Αν πάλι είναι μέσης τάσεως, τόν τοποθετοῦμε μέσα σ’ ένα καζάνι (σχ. 10.2γ) μέ ειδικό λάδι μετασχηματιστῶν. Τό λάδι αύτό συντηρεῖ τίς μονώσεις τῶν τυλιγμάτων καί βοηθᾶ στήν ψύξη τοῦ μετασχηματιστῆ.

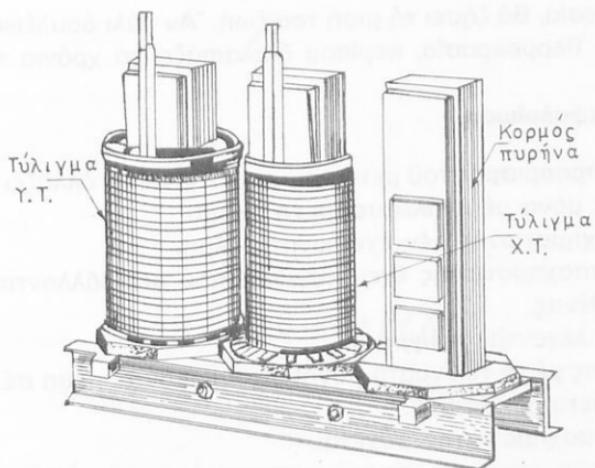

Σχ. 10.2β.

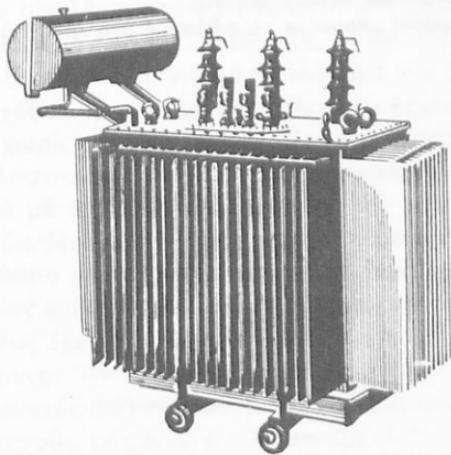

Σχ. 10.2γ.

10.3 Γιατί ψύχομε τό μετασχηματιστή.

Ό μετασχηματιστής, όπως καί οι άλλες μηχανές, γιά πολλούς και διαφόρους λόγους ζεσταίνεται. "Αν δέν πάρομε έπομένως τά κατάλληλα μέτρα ψύξεως, κινδυνεύει νά καταστραφεῖ.

Η μεγαλύτερη θερμοκρασία, πού έπιτρέπεται νά φθάσει, είναι 80°C στά τυλίγματά του καί 60°C στό λάδι του.

"Ενας μετασχηματιστής, πού θά δουλέψει 10°C ψηλότερα από αύτή

τή θερμοκρασία, θά ζήσει τή μισή του ζωή. "Αν πάλι δουλέψει σε 10°C χαμηλότερη θερμοκρασία, περίπου διπλασιάζει τά χρόνια του.

10.4 Άνακεφαλαίωση.

Βασικός προορισμός τοῦ μετασχηματιστῆ εἶναι νά άλλάζει τήν τάση. Δουλεύει μόνο μέ έναλλασσόμενο ρεύμα.

Ο μετασχηματιστής δέν έχει κινητά μέρη.

Κάθε μετασχηματιστής έχει **κορμούς**, πού περιβάλλονται από δύο πηνία διακρίνεται.

Τά πηνία λέγονται **τυλίγματα**.

Ο πυρήνας μέ τά τυλίγματα συνήθως βρίσκονται μέσα σέ ένα καζάνι μέ λάδι μετασχηματιστῆ.

Κάθε μετασχηματιστής ψύχεται.

10.5 Έρωτήσεις.

1. Τί είναι δι μετασχηματιστής ύποβιβασμοῦ τάσεως;
2. Περιγράψτε έναν τριφασικό μετασχηματιστή.
3. Μέχρι ποιά θερμοκρασία μπορούμε νά φθάσομε στό λάδι τοῦ μετασχηματιστῆ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ

11.1 Τί δουλειά κάνουν ό μετατροπέας καί ό άνορθωτής.

Κάθε φορά, πού θά χρειασθούμε έναλλασσόμενο ρεῦμα, δέν ἔχομε παρά νά βάλομε μία λήψη τοῦ καταναλωτῆ μας στό ρευματοδότη τοῦ δικτύου καί νά πάρομε δσο ρεῦμα θέλομε. Τί γίνεται όμως, όταν χρειαζόμαστε συνεχές ρεῦμα; Καί γιά νά προλάβομε τήν ἐρώτηση «Τί νά τό κάνομε τό συνεχές ρεῦμα;» λέμε ότι ύπάρχουν ἐργασίες, πού δέν μποροῦν νά γίνουν χωρίς συνεχές ρεῦμα. Π.χ. ή φόρτιση ένός συσσωρευτῆ, ή γαλβανοπλαστική καί ἄλλες ἡλεκτροχημικές δουλειές, πού γίνονται ἀποκλειστικά μέ συνεχές ρεῦμα.

Άφοῦ όμως διαθέτομε ἄφθονο έναλλασσόμενο, θά ἔπρεπε νά σκεφθοῦμε ἔναν τρόπο νά τό μετατρέπομε σέ συνεχές.

'Ο μετατροπέας καί ό άνορθωτής κάνουν αὐτήν ἀκριβῶς τή δουλειά.

'Ο μετατροπέας ἔχει ἐπί πλέον τήν ἴκανότητα νά κάνει καί τό συνεχές έναλλασσόμενο. "Αν τοῦ δώσομε έναλλασσόμενο ἀπό τή μία του πλευρά, δίνει συνεχές ἀπό τήν ἄλλη. "Αν τοῦ δώσομε συνεχές ἀπό τήν πλευρά τοῦ συνεχοῦς, μᾶς δίνει έναλλασσόμενο ἀπό τήν πλευρά τοῦ έναλλασσόμενου.


11.2 Πῶς εἶναι κατασκευασμένος ό μετατροπέας.

'Ο μετατροπέας εἶναι μία στρεφόμενη μηχανή, πού στήν πραγματικότητα συμπεριφέρεται σάν νά ἀποτελεῖται ἀπό μία μηχανή έναλλασσόμενου ρεύματος καί μία μηχανή συνεχοῦς ρεύματος στόν ἴδιο ἄξονα. "Ετσι ή μηχανή έναλλασσόμενου ρεύματος, ἀν τροφοδοτηθεῖ μέ έναλλασσόμενο ρεῦμα, γίνεται κινητήρας, δόποτε ή μηχανή συνεχοῦς ρεύματος γίνεται γεννήτρια καί παίρνομε συνεχές ρεῦμα.

'Από κατασκευαστική ἄποψη ἔνας μετατροπέας μοιάζει πολύ μέ τή μηχανή συνεχοῦς ρεύματος, μέ τή διαφορά ότι ἐπάνω στό δρομέα του

είναι τοποθετημένα άπό τήν αλλη πλευρά τοῦ συλλέκτη δύο ἡ τρία δακτυλίδια (σχ. 11.2).

"Αν δώσομε στά δακτυλίδια ἐναλλασσόμενο ρεῦμα, ὁ μετατροπέας βγάζει ἀπό τήν πλευρά τοῦ συλλέκτη συνεχές. "Αν τροφοδοτήσομε τό συλλέκτη μέ συνεχές, βγάζει ἀπό τά δακτυλίδια ἐναλλασσόμενο.

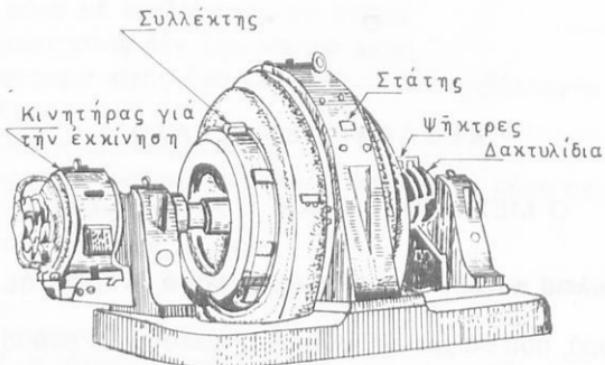

Σχ. 11.2.

11.3 Πῶς είναι κατασκευασμένος ὁ ἀνορθωτής.

Οι ἀνορθωτές δέν ἔχουν κινητά μέρη, είναι λοιπόν **στατές μηχανές**. Σήμερα οι ἀνορθωτές καὶ μάλιστα οἱ ξεροί ἀνορθωτές, γιά τούς ὅποιους καὶ θά μιλήσομε ἐδῶ, είναι τό ποιο κοινό μηχάνημα, πού χρησιμοποιοῦμε γιά τή μετατροπή τοῦ ἐναλλασσόμενου ρεύματος σέ συνεχές.

Οι ποιο γνωστοί είναι ὁ **ἀνορθωτής ύδραργύρου** καὶ οἱ **ξεροί ἀνορθωτές**. Τόν πρῶτο χρησιμοποιοῦμε γιά μεγάλες ἑγκαταστάσεις, ἐνῶ τούς ξερούς γιά τηλεφωνικές ἑγκαταστάσεις καὶ γιά φόρτιση συσσωρευτῶν.

'Ο **ἀνορθωτής ύδραργύρου** είναι μία λυχνία μέ ύδραργυρο, πού ἀφήνει τό ρεῦμα νά περνᾶ πρός μία κατεύθυνση, δέν τό ἀφήνει ὅμως νά γυρίζει πίσω.


'Ο **ξερός ἀνορθωτής** ἀποτελεῖται ἀπό πλάκες χαλκοῦ καὶ ἐπινικελωμένου ψευδαργύρου, πού χωρίζονται ἀπό ύποξείδια τοῦ χαλκοῦ. 'Επίσης κατασκευάζονται ἀνορθωτές ἀπό σελήνιο, σίδηρο καὶ μαλακό μέταλλο.

'Εδῶ πρέπει νά ξαναγυρίσομε γιά λίγο στήν παράγραφο 4.3, γιά νά θυμηθοῦμε πάλι τήν εἰκόνα τοῦ ἐναλλασσόμενου ἡμιτονοειδοῦς ρεύματος (σχ. 11.3β).


"Οπως ἔχομε ἀναφέρει στά προηγούμενα, στό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα ἐναλλάσσεται ἡ πολικότητα καὶ ἀντίστοιχα ἐναλλάσσεται καὶ ἡ φορά τοῦ ρεύματος. Οι ἀνορθωτές ὅμως ἐπιτρέπουν τή δίοδο μόνο κατά μία διεύθυνση καὶ ἔτσι προκύπτει τό λεγόμενο **ἀνορθωμένο ρεῦμα**, πού εἶ-



Σχ. 11.3α.

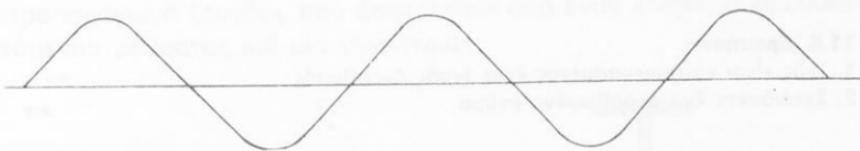

Σχ. 11.3β.

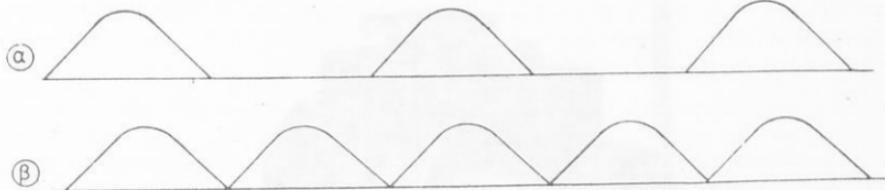

Σχ. 11.3γ.

vai βέβαια συνεχές, άφοϋ δέν άλλάζει πολικότητα, άλλα δέν είναι σταθερό, άφοϋ άλλάζει τιμή κάθε στιγμή [σχ. 11.3γ(α)]. Χάρη σέ κατάλληλες συνδεσμολογίες μπορούμε νά διαμορφώσομε τό άνορθωμένο ρεύμα ἔτσι, ώστε νά έχει κάπως σταθερότερη τιμή, δπως αύτό πού φαίνεται στό σχήμα 11.3γ(β). Χρησιμοποιώντας τριφασικούς άνορθωτές ἔχουμε άνορθωμένο ρεύμα μέ άκομη πιό σταθερή τιμή.

Ο τριφασικός άνορθωτής έχει τήν ίκανότητα νά μετατρέπει τήν εί-

Σχ. 11.3δ.

κόνα τοῦ σχήματος 11.3γ καὶ νά τήν κάνει ὅπως ἔκείνη τοῦ σχήματος 11.3δ.

11.4 Ἀνακεφαλαίωση.

‘Ο μετατροπέας καὶ ὁ ἀνορθωτής μετατρέπουν τό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα σὲ συνεχές.

‘Ο μετατροπέας κάνει καὶ τήν ἀντίστροφη δουλειά.

‘Ο ἀνορθωτής εἶναι μηχανή χωρίς στρεφόμενα μέρη.

‘Ο μετατροπέας ἔχει μέρη κινητά.

Σέ μεγάλες ἐγκαταστάσεις συνηθίζομε νά χρησιμοποιοῦμε τούς ἀνορθωτές ύδραργύρου.

11.5 Ἐρωτήσεις.

1. Πῶς εἶναι κατασκευασμένος ἔνας ξερός ἀνορθωτής;
 2. Σχεδιάστε ἔνα ἀνορθωμένο ρεῦμα.
-


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

12.1 Γενικά.

Η συσκευή ήλεκτροκολλήσεως είναι ένα ήλεκτρικό έργαλειο, που ύπο τό χρησιμοποιεῖ πολύ συχνά δι μηχανοτεχνίτης καί είναι γνωστό μέ τό όνομα **ήλεκτροκόλληση**.

Τό έργαλειο αύτό είναι φορητό (σχ. 12.1α). Περιλαμβάνει ένα ήλεκτροπαραγώγο ζευγάρι, που άποτελεῖται άπο έναν κινητήρα έναλλασσόμενου ρεύματος καί μία γεννήτρια.

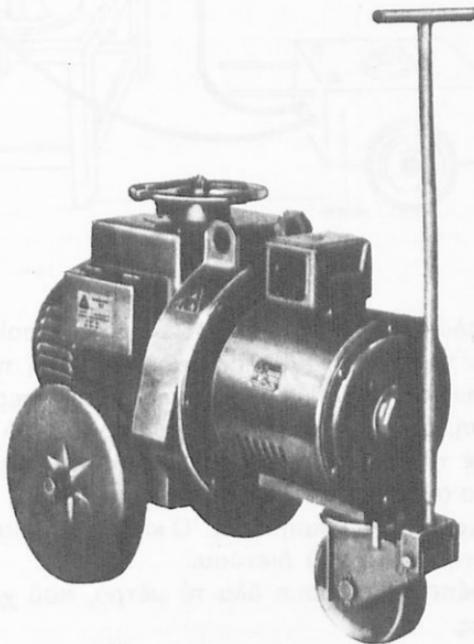


Σχ. 12.1α.

Γιά μικρές συσκευές ήλεκτροκολλήσεως άντι γιά ζευγάρι χρησιμοποιούμε ένα μετασχηματιστή και έναν άνορθωτή.

Χάρη στο σύστημα αύτό, παίρνουμε άπο το δίκτυο έναλλασσόμενο ρεύμα καί τό μετατρέπομε σέ συνεχές μέ πολύ χαμηλή τάση. Καί επειδή ή τάση είναι πολύ χαμηλή (είναι καί άκινδυνη), ή ένταση τοῦ ρεύματος γίνεται γιά τήν ίσχυ, πού διαθέτομε, **πάρα πολύ μεγάλη**. Αύτό όμως είναι άπαραίτητο, γιατί μόνο μέ τή μεγάλη ένταση έπιτυγχάνουμε ύψηλή θερμοκρασία στή θέση συγκολλήσεως καί έπομένως τήν τήξη τοῦ μετάλλου.

΄Από τή συσκευή ξεκινούν δύο καλώδια μεγάλης διατομῆς γιά νά μποροῦν νά σηκώσουν τή μεγάλη ἔνταση. Ό τύπος τους είναι όμοιος μέ αύτόν, πού θά γνωρίσουμε στήν παράγραφο 18.2(5).

Τό ένα καλώδιο έχει στήν ακρη του ένα σφιγκτήρα ή ένα γάντζο γιά νά μπορεῖ νά συνδεθεῖ στό μέταλλο, πού πρόκειται νά κολλήσουμε (σχ. 12.1β).

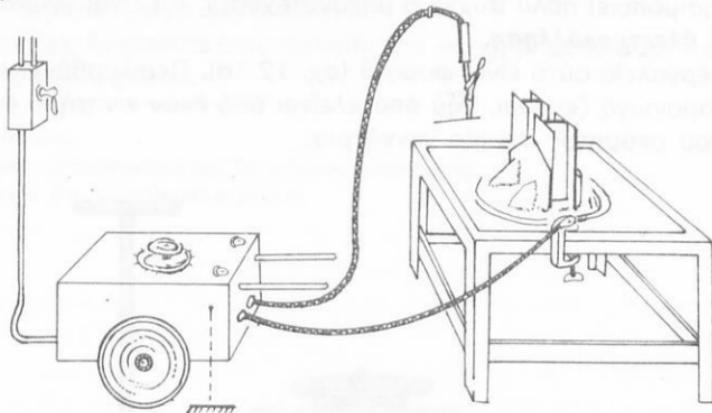

Σχ. 12.1β.

Τό αλλο καλώδιο ἔχει τήν τσιμπίδα, μέ τήν όποια πιάνεται τό ήλεκτρόδιο. "Οταν τό ήλεκτρόδιο πλησιάσει στή θέση, πού θέλομε νά κολλήσομε (έπάνω στό σῶμα), κλείνει τό κύκλωμα, περνᾶ ρεῦμα μέ πολύ μεγάλη ἔνταση, άναβει σπιπινθήρας καί λιώνουν τό μέταλλο καί τό ήλεκτρόδιο. Μέ τόν τρόπο αύτόν ἐπιτυγχάνεται ή ήλεκτροκόλληση.

‘Από τά δύο αὐτά καλώδια δέν ύπάρχει κίνδυνος ήλεκτρικοῦ άτυχήματος, γιατί ἔχομε πολύ μικρή τάση. ‘Ο κίνδυνος βρίσκεται στόν κινητήρα, που ἔχει τήν τάση τοῦ δικτύου.

Πάντως πρέπει νά πάρομε όλα τά μέτρα, πού χρειάζονται γιά τήν προστασία μας.

Τό καλώδιο, πού τροφοδοτεῖ τόν κινητήρα, πρέπει νά είναι μονωμένο μέ λάστιχο μεγάλης άντοχης και χωρίς κανένα μεταλλικό ντύσιμο.

Νά γίνεται συχνά έλεγχος μήν τυχόν καί ἔχει φθαρεῖ. Τό φθαρμένο καλώδιο πρέπει νά άλλάζεται άμεσως.

12.2 Ἀνακεφαλαίωση.

Ἡ συσκευή ἡλεκτροκολλήσεως συνήθως εἶναι ἔνα ἡλεκτροπαραγωγό ζευγάρι. Μπορεῖ δημοσία νά εἶναι και μετασχηματιστής μέ άνορθωτή.

Ἡ ἡλεκτροκόλληση δίνει πολλά άμπερ μέ λίγα βόλτα.

Τό καλώδιο πρέπει νά εἶναι μονωμένο μέ λάστιχο και χωρίς μεταλλική έπενδυση.

12.3 Ἐρωτήσεις.

1. Πῶς κλείνει τό κύκλωμα στήν ἡλεκτροκόλληση;
 2. Γιατί χρησιμοποιοῦμε καλώδια μέ μεγάλη διατομή;
-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Ο ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ

13.1 Ο Συσσωρευτής.

Στήν παράγραφο 1.6 μάθαμε μερικά πράγματα γιά τό συσσωρευτή, έδω θά τόν γνωρίσομε καλύτερα.

‘Ο συσσωρευτής είναι ή πιό εύχρηση άποθήκη, ήλεκτρικής ένέργειας, πού γνωρίζομε μέχρι σήμερα. Παίρνομε άπο μία πηγή συνεχοῦς ρεύματος ήλεκτρική ένέργεια καί τήν άποθηκεύομε στό συσσωρευτή, άπ’ όπου μποροῦμε νά τήν ξαναπάρομε, μόλις καί δταν τήν χρειασθούμε.

Αύτό τό μόλις καί δταν τήν χρειασθούμε δέν είναι άπόλυτα σωστό, γιατί ή ήλεκτρική ένέργεια δέν μπορεῖ νά μείνει άποθηκευμένη καί άχρησιμοποίητη γιά πολύ καιρό, δπως θά μάθομε παρακάτω.

‘Η δουλειά, πού κάνομε, γιά νά άποθηκεύσομε τήν ένέργεια, λέγεται φόρτιση τοῦ συσσωρευτῆ. Έκφόρτιση είναι τό νά παίρνομε πίσω τήν άποθηκευμένη ένέργεια.

‘Ο συσσωρευτής, δπως εϊπαμε, παίρνει ρεῦμα άπο μία πηγή συνεχοῦς ρεύματος καί, δταν έκφορτίζεται, δίνει πάλι συνεχές ρεῦμα. Συσσωρευτής έναλλασσόμενου ρεύματος δέν έχει άνακαλυφθεῖ άκόμη.

‘Οταν λοιπόν θέλομε νά τόν φορτίσομε άπο τό δίκτυο τής ΔΕΗ, πρέπει νά χρησιμοποίησομε ένα μετατροπέα ή έναν άνορθωτή (Κεφ. 11).

‘Υπάρχουν βασικά δύο εϊδη συσσωρευτῶν:

- α) Ο συσσωρευτής μολύβδου καί
- β) ο άλκαλικός συσσωρευτής.

13.2 Συσσωρευτής μολύβδου.

‘Ανακαλύφθηκε τό 1860 άπο τόν Πλαντέ (Planté). Άποτελεῖται άπο μολυβδίνιες πλάκες, τοποθετημένες κάθετα πρός τό κάλυμμα μέσα σ’ ένα κατάλληλο δοχεῖο όπου ύπάρχει διάλυμα άποσταγμένου νερού μέκαθαρό θειικό όξυ, πού τό λέμε ήλεκτρολύτη.

Τό δοχεῖο αύτό είναι όρθιογωνικό καί κατασκευάζεται άπο έβονίτη. Μερικές φορές ομως χρησιμοποιούμε καί πλαστικά κουτιά (συσσωρευ-

τές φωτογραφικών φλάς) ή γυάλινα δοχεῖα (συσσωρευτές τηλεφωνικοί).

Γιά νά παρασκευάσομε τόν ήλεκτρολύτη, ρίχνομε λίγο - λίγο τό δέξι μέσα στό νερό. **Ποτέ δέν κάνομε τό άντιθετο**, γιατί δπωσδήποτε θά έκτιναχθεῖ τό δέξι καί αὖ δέν κάψει έμᾶς θά κάψει τά ροῦχα μας ή θά καταστρέψει τά μάτια μας.

Οι πλάκες χωρίζονται σέ θετικές καί άρνητικές. Οι θετικές παίρνουν μέ τόν καιρό ἔνα καφέ χρῶμα, ἐνώ οι άρνητικές γίνονται γκρίζες.

Κάθε συσσωρευτής ἔχει πολλές άρνητικές πλάκες, παράλληλα συνδεμένες μεταξύ τους μέ έλάσματα. Οι πλάκες εἶναι ἔτσι τοποθετημένες, ὥστε νά πηγαίνουν μία θετική μία άρνητική.

Στά διαστήματα, ἀνάμεσα στίς πλάκες, βάζομε διαφράγματα ἀπό πλαστικό, ξύλο ή ύαλοβάμβακα. Τά διαφράγματα αύτά τά λέμε **διαχωριστήρες**.

Τά έλάσματα, πού συνδέουν τίς πλάκες μεταξύ τους, λέγονται **συλλέκτες ή κτένια**.

Οι πλάκες αύτές συνδεμένες μεταξύ τους ἀνά δύο, δηλαδή μία άρνητική μέ μία θετική, ἀποτελοῦν τά στοιχεῖα τοῦ συσσωρευτῆ. Κάθε στοιχεῖο δίνει τάση 2V περίπου.

Οι μπαταρίες ἐπομένως γίνονται σέ μονάδες πολλαπλάσιες τῶν 2V, π.χ. 6V, 12V, κλπ.

Ἡ τάση αύτή ἔκφορτίσεως τῆς μπαταρίας μένει σχεδόν σταθερή σέ ὅλη τή ζωή της, μέ τήν προϋπόθεση δτι ἡ χρήση τοῦ συσσωρευτῆ θά γίνεται σωστά καί δτι ὁ συσσωρευτής δέν θά ἔκφορτίζεται ὀλότελα. "Αν ἡ τάση πέσει στά 1,8V, πρέπει νά διακοπεῖ ἡ ἔκφορτιση γιατί θά καταστραφοῦν οι πλάκες.

Στήν παράγραφο 1.11 εἶχαμε μιλήσει καί γιά μία ἄλλη ἔννοια, τήν ήλεκτρεγερτική δύναμη, πού συμβολίζεται μέ τό E.

Ἡ ήλεκτρεγερτική δύναμη δέν ἔξαρτᾶται ἀπό τίς διαστάσεις τῶν πλακῶν ή ἀπό τό ἄν εἶναι μικρό ή μεγάλο τό δοχεῖο. Γιά κάθε στοιχεῖο εἶναι σταθερή καί ἔξαρτᾶται μόνο ἀπό τήν κατάσταση τοῦ συσσωρευτῆ, ἄν εἶναι γεμάτος ή ἄδειος, φορτισμένος ή ξεφόρτιστος. Ὁ βαθμός φορτίσεως μετριέται μέ τήν πυκνότητα τοῦ ήλεκτρολύτη.

"Ενα τρίτο σπουδαίο χαρακτηριστικό μέγεθος τοῦ συσσωρευτῆ εἶναι ἡ **χωρητικότητα**.

Αύτή ἡ χωρητικότητα μετριέται σέ **άμπερώρες** (Ah) καί μᾶς δείχνει πόση ὥρα μπορεῖ νά δίνει ἡ μπαταρία μία σταθερή ποσότητα ἀμπέρ, χωρίς ἡ τάση νά πέσει κάτω ἀπό 1,8Volt. "Οταν ἡ τάση φθάσει στήν τιμή αύτή, τότε πρέπει νά σταματήσουμε τή χρήση, γιατί ἄλλιως ἡ τάση τοῦ συσσωρευτῆ θά πέσει ἀπότομα στό 0.

Ἡ χωρητικότητα ἐνός συσσωρευτῆ ἔξαρτᾶται ἀπό τό βάρος καί τήν ἐπιφάνεια, πού ἔχουν οι πλάκες του.

Βασικό έλάττωμα τοῦ συσσωρευτῆ μολύβδου εἶναι ότι θέλει συνεχή συντήρηση. Πρέπει, ἂν δέν λειτουργεῖ, νά τὸν ξεφορτίζομε καὶ νά τὸν φορτίζομε κάθε 20 ὥς 30 ἡμέρες. "Αν δέν πάρομε αὐτό τὸ μέτρο καὶ μείνει ἀχρησιμοποίητος γιά δύο ἡ τρεῖς μῆνες, ἀδειάζει μόνος του καὶ τελικά καταστρέφεται." Αν δημιουργήσουμε κάθε τόσο νά φορτίζομε καὶ ἐκφορτίζομε τὸ συσσωρευτή, τότε τὸν ἀδειάζομε ἀπό τὰ ὑγρά του, τὸν γεμίζομε γιά 24 ὥρες μέ ἀποσταγμένο νερό, τὸν ἀδειάζομε πάλι, τὸν σκουπίζομε καὶ τὸν στεγνώνομε καλά.

"Αν δέν πάρομε οὔτε τὸ ἔνα οὔτε τὸ ἄλλο μέτρο, ὁ συσσωρευτής παθαίνει μία ἀρρώστια, πού λέγεται **θειίκωση** καὶ τότε χάνει τὴ χωρητικότητά του ἥ, ὅπως συνηθίζομε νά λέμε, «πέφτει», δηλαδή μειώνεται σχεδόν μέχρι τὸ μηδέν ἡ τάση του. Τό ἴδιο παθαίνει καὶ ἂν τὸν φορτίσομε πολύ. "Αν πάθει θειίκωση, γιά νά τὸν ξαναφέρομε στήν παλιά του κατάσταση (ἄν εἶναι δυνατόν ἀκόμη), τὸν στέλνομε στὸν ἡλεκτρολόγο καὶ ἐκεῖνος γνωρίζει τί θά κάνει.

"Αλλη βλάβη, πού μπορεῖ νά πάθει, εἶναι τὸ **βραχυκύκλωμα**, πού τὸ ξεχωρίζομε σὲ **ἐσωτερικό** καὶ **ἔξωτερικό**.

'Εσωτερικό βραχυκύκλωμα παθαίνει, ἂν τοῦ τραβήξομε πολύ ρεῦμα, ὅπότε παραζεσταίνεται, ἥ τὸν τοποθετήσομε σὲ πολύ ζεστό μέρος. Καὶ στίς δύο περιπτώσεις οἱ πλάκες του στραβώνουν, ἀκουμποῦν οἱ θετικές μέ τίς ἀρνητικές. 'Επίσης μπορεῖ νά πάθει καὶ βραχυκύκλωμα καὶ ἀπό πέσιμο ἐργαλείων ἥ μετάλλων μέσα στὸ συσσωρευτή ἥ καὶ ἀπό ξεφλούδισμα τῶν πλακῶν του καὶ τέλος, ἂν δέν τὸν προσέχομε, ἀπό κτυπήματα.

'Έξωτερικό βραχυκύκλωμα παθαίνει, ἂν δέν προστατεύεται μέ ἀσφάλειες καὶ συμβεῖ βραχυκύκλωμα στὴ γραμμή, ὅπότε πάλι περνᾶ πολύ ρεῦμα γιά πολλή ὥρα καὶ στραβώνουν οἱ πλάκες του.

"Άλλα μειονεκτήματά του εἶναι ότι εἶναι πολύ βαρύς, ότι δέν ἀντέχει σὲ κρούσεις καὶ σὲ κακομεταχείρηση καὶ ότι, ὅταν φορτίζεται, βγάζει ἀέρια θειικού ὀξέος, πού εἶναι δηλητηριώδη καὶ ἐπομένως ἐπικίνδυνα.

"Οταν δὲ συσσωρευτής μολύβδου συντηρεῖται καλά, μπορεῖ νά ζήσει ἀρκετά χρόνια. Π.χ. οἱ φορητοί συσσωρευτές αὐτοκινήτων ζοῦν 3 ὥς 4 χρόνια, ἐνῶ οἱ μεγάλοι σταθεροί συσσωρευτές τῶν τηλεφωνικῶν Κέντρων μπορεῖ νά ζήσουν καὶ 15 ὥς 20 χρόνια.

13.3 Ὁ ἀλκαλικός συσσωρευτής.

"Ας δοῦμε τώρα τὸν ἀλκαλικὸν συσσωρευτή, τὸν πιό γνωστό συσσωρευτή μετά τὸ μολύβδινο.

Εἶναι μία ἀπό τίς πολλές ἐφευρέσεις τοῦ Edisson.

'Ο συσσωρευτής αὐτός ἔχει μερικά σπουδαῖα προτερήματα.

α) Μπορεῖ νά μείνει γιά καιρό ἀχρησιμοποίητος, χωρίς κανένα φόβο νά καταστραφεῖ.

β) Γιά τό ΐδιο βάρος πλακῶν μέ τό μολύβδινο ἔχει διπλή χωρητικότητα.

γ) Τά άέρια, πού βγάζει, εἶναι τόσο λίγα, ώστε εἶναι άκινδυνα.

δ) "Έχει άντοχή σέ κτυπήματα.

ε) "Άν συντηρθεῖ καλά, μπορεῖ νά ζήσει καί 20 χρόνια.

'Από τήν ἄλλη ὅμως μεριά ἔχει βασικά μειονεκτήματα:

α) "Οταν ἐκφορτίζεται, δέν διατηρεῖ σταθερή τάση, ὅπως ὁ συσσωρευτής μολύβδου.

β) Εἶναι πανάκριβος.

γ) Γιά νά δώσει τήν ΐδια τάση μέ ἔνα μολύβδινο, χρειάζεται 60% περισσότερα στοιχεία, γιατί ἡ μέση τάση τους σέ κενό εἶναι 1,2V. "Έχει δηλαδή μεγάλο ὅγκο.

Τά μειονεκτήματά του αύτά συντελοῦν, ώστε νά τόν ζητοῦν λιγότερο ἀπό τό μολύβδινο.

13.4 Ἀνακεφαλαίωση.

'Ο συσσωρευτής εἶναι μία εϋχρηστή ἀποθήκη ἡλεκτρικοῦ ρεύματος.

'Η ἀποθήκευση λέγεται **φόρτιση** τοῦ συσσωρευτῆ.

'Η ἀπόδοση τοῦ ρεύματος λέγεται **ἐκφόρτιση**.

'Υπάρχουν δύο βασικά εἴδη: ὁ συσσωρευτής **μολύβδου** καί ὁ **ἄλκαλικός**.

'Η τάση τῶν συσσωρευτῶν μολύβδου εἶναι πολλαπλάσια τῶν 2V.

Μέ καλή χρήση τοῦ συσσωρευτῆ, ἡ τάση αὐτή μένει σχεδόν σταθερή σέ ὅλη του τή ζωή.

'Η τάση δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τίς διαστάσεις τῆς μπαταρίας.

'Η χωρητικότητά του ἐξαρτᾶται ἀπό τίς διαστάσεις καί τό βάρος τῶν πλακῶν.

'Η χωρητικότητα μετριέται σέ ἀμπερῶρες.

'Η σοβαρότερη ἀρρώστια τῶν συσσωρευτῶν εἶναι ἡ θειίκωση.

'Ο **άλκαλικός** συσσωρευτής:

— Ζεῖ πολλά χρόνια.

— Σέ ἵσο βάρος μέ τό μολύβδινο ἔχει διπλάσια χωρητικότητα.

— Δέν ἔχει σταθερή τάση.

13.5 Ἐρωτήσεις.

1. Σέ τί διαφέρει ὁ συσσωρευτής ἀπό τό στοιχεῖο;

2. Προτερήματα καί ἐλαττώματα τοῦ συσσωρευτῆ:

α) Μολύβδου.

β) Ἀλκαλικοῦ.

3. Περιγράψτε ἔνα συσσωρευτή μολύβδου.

4. 'Από τί ἐξαρτᾶται ἡ ἡλεκτρεγερτική δύναμη στό συσσωρευτή μολύβδου;

5. Πώς μεγαλώνομε τή χωρητικότητα τοῦ συσσωρευτῆ;

6. Πότε παθαίνει ὁ συσσωρευτής βραχυκύκλωμα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ)

14.1 Γενικά.

Καθημερινά στή δουλειά μας χρησιμοποιούμε διάφορες ήλεκτρικές συσκευές καταναλώσεως.

Τό χειροδράπανο, ό χειροτροχός και ἔνα σωρό ἄλλες συσκευές περνοῦν σχεδόν κάθε μέρα ἀπό τά χέρια μας.

Μά καί στό σπίτι οι πιό πολλές δουλειές μας γίνονται μέ τόν ήλεκτρισμό καί μέ τίς ήλεκτρικές συσκευές. Τό μπάνιο μας, τό ξύρισμα, τό μεγίρεμα εἶναι δουλειές, πού ἀπασχολοῦν μία ήλεκτρική συσκευή.

“Ομως κατά κανόνα δέν ἀσχολούμασθε ήλεκτρολογικά μέ αὐτήν. Τό μόνο πού κάνομε εἶναι νά ἀνοιγοκλείνομε κάποιο διακόπτη ή νά βάλομε κάποιο ρευματολήπτη (φίς).

‘Η ἐπισκευή τους σέ περίπτωση βλάβης, παρ’ ὅλο πού εἶναι ἀπλή, εἶναι ύπόθεση τοῦ ήλεκτροτεχνίτη. ‘Εκεῖνο πού ἔνδιαφέρει ἐμᾶς εἶναι νά προσέχομε τά κορδόνια, πού ἐνώνουν τή συσκευή μέ τό φίς, νά μήν εἶναι φθαρμένα καί κυρίως ὅταν βγάζομε κάποιο φίς ἀπό τήν πρίζα του, νά μήν τό τραβοῦμε ἀπό τό κορδόνι.

Μόλις δοῦμε ὅτι μία συσκευή ἔχει φθαρμένο κορδόνι καί ύπάρχει κίνδυνος νά ἀρχίσει νά «κτυπᾶ», δηλαδή νά ἔχει διαρροή ρεύματος, πρέπει νά τήν πηγαίνομε **ἀμέσως καί χωρίς ἀναβολή** στόν ήλεκτρολόγο, γιατί κινδυνεύει ή ζωή μας καί ή ζωή τῶν ἄλλων, πού ἐργάζονται ἢ ζοῦν κοντά μας.

14.2 Ἀνακεφαλαίωση.

‘Η χρήση τῶν διαφόρων ήλεκτρικῶν συσκευῶν ἐπιβάλλει προσοχή στήν καλή κατάσταση τῶν ἀγωγῶν τους.

Κάθε συσκευή, πού «κτυπᾶ», χρειάζεται ἀμεση ἐπισκευή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

15.1 Γενικά.

"Όταν περνᾶ ρεῦμα ἀπό μιά ἀντίσταση, ἐμφανίζεται ἐνέργεια μέ μορφή θερμότητας.

'Εκμετάλλευση αύτοῦ τοῦ φαινομένου ἔγινε σέ μεγάλη ἔκταση. 'Η ζωή μας κυβερνίεται καί βασανίζεται ἀπό αύτές τίς ἐφαρμογές.

Τό φαινόμενο αύτό λέγεται «φαινόμενο Τζούλ». 'Ο νόμος πού τό κυβερνᾶ εἶναι:

$$W = R \cdot I^2 \cdot t$$

ὅπου: W ή θερμική ἐνέργεια πού ἐμφανίζεται σέ $W.s$

R ή ἀντίσταση πού θερμαίνεται σέ Ω

I ή ἔνταση τοῦ ρεύματος σέ A

t ή χρονική διάρκεια τῆς ροῆς τοῦ ρεύματος σέ s .

Οι πιό γνωστές ἀπό τίς ἐφαρμογές τοῦ φαινομένου εἶναι οι διάφορες οἰκιακές συσκευές: ψηστιέρα, ἡλεκτρική σόμπα κλπ.

Στόν ἐπαγγελματικό μας χῶρο οι θερμικές ἐφαρμογές χρησιμοποιοῦνται σέ ζέσταμα νεροῦ στά γαλβανιστήρια, σέ ζέσταμα ἀέρα σέ ἡλεκτρικές ἀντιστάσεις γιά τίς διάφορες ξηράνσεις κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

16.1 Ήλεκτρολύτης – Ήλεκτρόλυση – Ήλεκτρόδιο.

Εϊδαμε στήν παράγραφο 1.8 ότι «οι ήλεκτρολύτες, δηλαδή τά ύγρα τῶν μπαταριῶν», είναι άγωγοί.


Τά ύγρα τῶν μπαταριῶν είναι διάλυμα καθαροῦ θειικοῦ όξεος μέσα σε άποσταγμένο νερό.

Τό αποσταγμένο νερό μόνο του είναι μονωτικό, δηλαδή δέν άφηνε τό ρεῦμα νά περάσει μέσα από τή μάζα του. «Όταν προστεθεῖ τό θειικό όξυ μετατρέπεται σε ήλεκτρολύτη καί γίνεται άγωγιμο.

Μποροῦμε έτσι νά διοχετεύσομε ήλεκτρικό ρεῦμα μέσα στή μάζα του. Τό ρεῦμα κατά τό πέρασμά του άποσυνθέτει τόν ήλεκτρολύτη. Τό φαινόμενο αύτό λέγεται **ήλεκτρόλυση**. Γιά νά γίνει ήλεκτρόλυση άπαιτούνται (σχ. 16.1):

Μιά πηγή συνεχούς ρεύματος καί δύο πόλοι πού θά βυθιστοῦν στόν ήλεκτρολύτη. Από τόν ἔνα, πού τόν λέμε **κάθοδο**, θά κατέβει, κατά τήν πραγματική φορά ροῆς, τό ρεῦμα καί από τό δεύτερο, πού τόν λέμε **άνοδο**, θά βγει από τόν ήλεκτρολύτη γιά νά έπιστρέψει στήν πηγή.

Οι δύο αύτοί πόλοι, άνοδος καί κάθοδος, όνομάζονται **ήλεκτρόδια**.

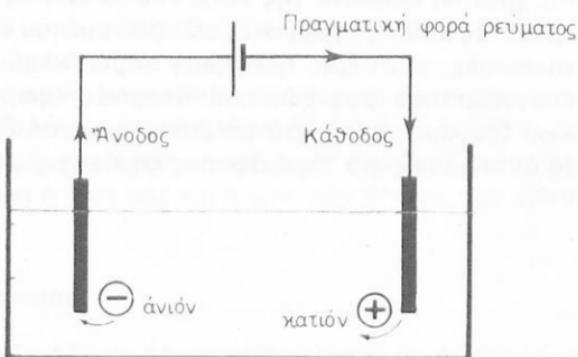

Σχ. 16.1.

16.2 Ιονισμός – Ιόντα – Ανιόντα – Κατιόντα.

Τό ρεῦμα περνώντας μέσα από τόν ήλεκτρολύτη, προκαλεῖ **ιονισμό**.

Δηλαδή, ένας άριθμός από μόρια τοῦ ήλεκτρολύτη χωρίζεται σε σωματίδια, μέ αρνητικό ḥ θετικό φορτίο. Τά σωματίδια αύτά που έχουν ήλεκτρικό χαρακτηριστικό λέγονται **ιόντα**.

Τά ιόντα ποτέ δέν μένουν αιώρουμενα μέσα στή μάζα τοῦ ήλεκτρολύτη. Μόλις δημιουργηθοῦν, κινοῦνται πρός τό ήλεκτρόδιο στό όποιο ταιριάζουν. Τά θετικά συγκεντρώνονται στήν κάθοδο καί τά αρνητικά στήν ανοδο. Γιά τό λόγο αύτό τά πρώτα λέγονται **κατιόντα** καί τά δεύτερα **άνιόντα**.

Από τά στοιχεῖα πού ιονίζονται, ἄλλα έχουν τήν τάση νά γίνονται άνιόντα καί ἄλλα κατιόντα.

Τό όξυγόνο τοῦ νεροῦ καί τά διαλυμένα μέσα στό νερό μεταλλοειδή, μετατρέπονται σε άνιόντα, δηλαδή παίρνουν ήλεκτρόνια καί φορτίζονται αρνητικά.

Τό ύδρογόνο τοῦ νεροῦ καί τά μέταλλα τοῦ ήλεκτρολύτη κάνουν ήλεκτρόνια, γίνονται θετικά καί συνεπώς γίνονται κατιόντα.

Τά κατιόντα τοῦ ύδρογόνου, ὅταν φθάσουν στήν κάθοδο, παίρνουν πίσω τό ήλεκτρόνιο πού τούς λείπει, ούδετεροποιοῦνται καί ἀνεβαίνουν στήν ἐπιφάνεια μέ μορφή φυσαλίδων.

Τά μεταλλικά ιόντα ούδετεροποιοῦνται καί αύτά καί ἐπικάθονται στό ήλεκτρόδιο.

Αύτός εἶναι ένας τρόπος γιά νά ἐπιμεταλλώσομε μιά μεταλλική ἐπιφάνεια μέ κάποιο ἄλλο μέταλλο.

16.3 Χρήσεις τῆς ήλεκτρολύσεως στή βιομηχανία.

Η ήλεκτρόλυση έχει σημαντικές ἔφαρμογές στή βιομηχανία. Ή πιό ἀπλή καί συνηθισμένη εἶναι ή ἐπιμετάλλωση. Μᾶς εἶναι πολύ γνωστή ἐπίσης ή ἐπινικέλωση καί ή ἐπιχρωμίωση.

Μέ τίς ἐργασίες αύτές προστατεύομε τά μέταλλα ἀπό τή διάβρωση καί συγχρόνως δίνομε διακοσμητική ἀξία. Η ἐργασία αύτή εἶναι γνωστή σάν **γαλβανοστεγία**.

Άλλη γαλβανοτεχνική ἐργασία εἶναι ή γαλβανοπλαστική. Μέ αύτή μποροῦμε νά ἐπιτύχομε τήν ἀναπαραγωγή διαφόρων ἀντικειμένων.

Μιά ἄλλη γνωστή ἐργασία εἶναι ή **άνοδίωση**. Εἶναι μέθοδος ἀνοδικῆς ὀξειδώσεως τοῦ ἀλουμινίου.

Μερικές βιομηχανικῆς κλίμακας ἔφαρμογές:

- Παράγομε ἀέρια, ὅπως όξυγόνο, ύδρογόνο, χλώριο κλπ.
- Καθαρίζομε μέταλλα χρησιμοποιώντας σάν ἀνοδο τό κράμμα πού

Θέλομε νά καθαρίσουμε. Στήν κάθοδο συγκεντρώνεται καθαρό μέταλλο.

"Άς σημειωθεῖ ότι ή ήλεκτρόλυση όδηγει σε έπιζήμιες συνέπειες. Π.χ. μέ καθοδικά ρεύματα μέσα άπό τή γῆ καταστρέφονται σωλήνες, ύπόγειες δεξαμενές και γενικά μεταλλικές κατασκευές.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ


ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΩΛΗΝΕΣ

17.1 Τί είναι μία ήλεκτρική έγκατάσταση.

Πρός τό παρόν δέν βρέθηκε άκομη ό τρόπος νά στέλνομε καί νά δεχόμαστε τό ρεῦμα μέ άροτα κύματα, όπως τοῦ ραδιοφώνου. Γι' αύτό κατασκευάζομε ἔνα δίκτυο ἀπό ἀγωγούς, σωλήνες, καλώδια, διακόπτες, πρίζες, πίνακες, κουτιά καί ἔνα σωρό ἄλλα πράγματα, γιά νά μπορέσομε νά δεχθοῦμε τό ρεῦμα, πού μᾶς στέλνει ἡ ΔΕΗ μέχρι τήν πόρτα μας, μέ κολόνες καί σύρματα ἡ μέ ύπογεια καλώδια. "Όλα αύτά τά ύλικά, ὅταν συνδεθοῦν κατάλληλα, ἀποτελοῦν μία ήλεκτρική έγκατάσταση (σχ. 17.1).

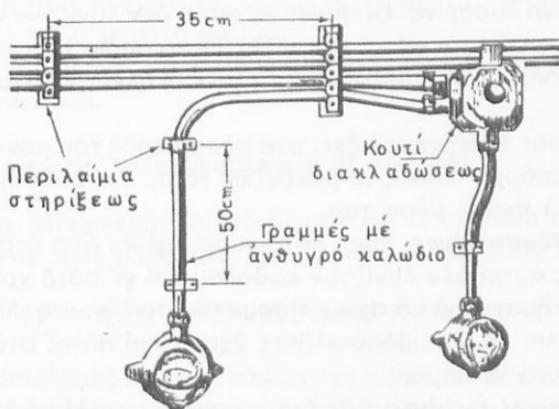

Σχ. 17.1.

17.2 Τί ύλικά καί συσκευές χρησιμοποιοῦμε στίς ήλεκτρικές έγκαταστάσεις.

Τά ύλικά καί οι συσκευές αύτές εἶναι κατασκευασμένες ἔτσι, πού νά μᾶς προστατεύουν ἀπό τούς κινδύνους τοῦ ρεύματος. Γιά νά εἴμαστε ἐξασφαλισμένοι καί ἥσυχοι, φρόντισε τό Κράτος καί ἔκανε νόμους, πού ἀναγκάζουν τόν κατασκευαστή τους νά ζητεῖ εἰδική ἔγκριση, πρίν τά βγάλει στό ἐμπόριο.

Στίς παρακάτω παραγράφους θά γνωρίσομε τά περισσότερα καί τά πιό συνηθισμένα ἀπό τά ύλικά αύτά καθώς καί τίς συσκευές.

17.3 Τί δουλειά ἔχουν οι σωλῆνες στίς ήλεκτρικές έγκαταστάσεις.

Εϊδαμε ὅτι τό ήλεκτρικό ρεῦμα ἔχει σχέση μέ τήν κίνηση ήλεκτρονίων μέσα σέ ἀγωγούς. Δηλαδή γιά τό ήλεκτρικό ρεῦμα ὡ ἀγωγός κάνει τή δουλειά σωλήνα. Τί χρειάζονται λοιπόν οι σωλῆνες στόν ήλεκτρισμό;

Οι συνηθισμένοι ἀγωγοί τοῦ ήλεκτρισμοῦ δέν ἔχουν ἀρκετή μηχανική ἀντοχή καί ὑπάρχει πάντα φόβος νά φθαρεῖ ἢ νά κοπεῖ κάποιος ἀπό αὐτούς καί νά πάθομε ήλεκτροπληξία. Γί' αύτό οι κανονισμοί ἀπαιτοῦν ὄρισμένοι τύποι ἀγωγῶν νά προστατεύονται μέσα σέ εἰδικούς σωλῆνες. Δηλαδή οι σωλῆνες μας δέν μπαίνουν γιά νά κυλᾶ μέσα τους τό ρεῦμα, ἀλλά γιά προστασία καί τῶν ἀγωγῶν ἀπό κτυπήματα καί τῶν ἀνθρώπων ἀπό διαρροές ρεύματος.

Στίς ήλεκτρικές έγκαταστάσεις χρησιμοποιοῦνται πολλῶν εἰδῶν σωλῆνες. Οι βασικοί τύποι εἶναι:

α) Σωλήνες Μπέργκμαν. Εἶναι κατασκευασμένοι ἀπό πολύ ψιλή ἐπιμολυβδωμένη λαμαρίνα. Οι σωλῆνες αύτοί δέν λυγίζουν εύκολα. Γιά νά λυγίσουν χρειάζονται εἰδικό ἐργαλεῖο, μέ τό ὅποιο τούς κάνομε καμπύλη ἢ, ὅπως ἀλλιῶς συνηθίζουν νά τή λένε οι ήλεκτρολόγοι, μία «κούρμπα».

‘Ο σωλήνας Μπέργκμαν ἔχει στό μέσα μέρος του μονωτικό ντύσιμο γιά νά μήν ὑπάρχει φόβος νά βρεθεῖ σέ τάση, ἀν γδαρθεῖ ὡ μονωμένος ἀγωγός, πού περνᾶ μέσα του.

β) Χαλυβδοσωλῆνες. Εἶναι κατασκευασμένοι ἀπό ἀτσαλολαμαρίνα. Οι σωλῆνες αύτοί δέν λυγίζουν καθόλου καί γι' αύτό χρησιμοποιοῦμε εἰδικά ἔξαρτήματα γιά νά σχηματίσομε μία σωλήνωση, δηλαδή γωνιές, καμπύλες κλπ. Οι χαλυβδοσωλῆνες ἔχουν καί αύτοί στό μέσα μέρος τους μονωτικό ντύσιμο.

γ) Μονωτικοί σωλῆνες. Δέν ἔχουν κανένα μεταλλικό ὄπλισμό. Κατασκευάζονται ἀπό σκέτο μονωτικό ύλικό. Σήμερα κατασκευάζονται συνήθως πλαστικοί.

δ) Εύκαμπτοι σωλήνες. Αύτοί είναι δύο είδῶν:

1) "Έχουν καί μεταλλικό όπλισμό καί μονωτικό ντύσιμο, άλλα άντι γιά συνεχή λαμαρίνα έχουν μία μεταλλική κορδέλα τυλιγμένη γύρω από τη μόνωση.

2) Είναι μονωτικοί εύκαμπτοι σωλήνες χωρίς μεταλλικό όπλισμό.

Οι σωλήνες αύτοί λυγίζουν εύκολα μέ τό χέρι καί δέν χρειάζονται ούτε έργαλεία ούτε καί είδικά έξαρτήματα γιά νά σχηματίσομε μία σωλήνωση. Τό κακό είναι ότι αύτή τήν εύκολία τους τήν πληρώνομε σέ χρήμα. Οι σωλήνες αύτοί είναι άρκετά πιό άκριβοί από τούς άπλούς χαλυβδοσωλήνες καί μονωτικούς σωλήνες, καί συνεπώς είναι άσύμφοροι γιά τίς συνηθισμένες περιπτώσεις. Χρησιμοποιούνται πολύ σέ είδικες θέσεις μέ πολλές καμπύλες, όπου κοστίζει περισσότερο ή έργασία παρά τό ύλικό.

17.4 Ποῦ τοποθετούμε τό κάθε είδος τῶν σωλήνων.

'Ο «Κανονισμός Έσωτερικῶν Ήλεκτρικῶν Έγκαταστάσεων» όριζει ποῦ χρησιμοποιείται κάθε τύπος σωλήνα.

Οι σωλήνες Μπέργκμαν χρησιμοποιούνται περισσότερο κατά κανόνα σέ κάθε χωνευτή έγκατάσταση μέσα σέ **ξερούς χώρους**, δηλαδή χώρους, πού δέν έχουν ύγρασία.

Οι χαλυβδοσωλήνες είναι κατάλληλοι σχεδόν γιά κάθε έγκατάσταση, άλλα έπειδή είναι άκριβοί, τούς χρησιμοποιούμε γιά **ύγρούς χώρους**. Δέν μπορούμε δημοσία νά τούς χρησιμοποιήσομε σέ βρεγμένους χώρους ή έκει όπου ύπαρχουν άτμοί δύέων.

Τούς μονωτικούς σωλήνες τούς χρησιμοποιούσαν κατά κανόνα γιά τά περάσματα μέσα από χωρίσματα τοίχων. Σήμερα όμως, πού κατασκευάζομε φθηνούς μονωτικούς σωλήνες, έχουν άντικαταστήσει τούς Μπέργκμαν σέ πολύ μεγάλο βαθμό.

Οι εύκαμπτοι σωλήνες χρησιμοποιούνται δημοσία καί οι άντιστοιχοι χαλύβδινοι ή μονωτικοί.

17.5 Σέ ποιά μεγέθη κατασκευάζονται οι σωλήνες.

Οι σωλήνες Μπέργκμαν, οι μονωτικοί καί οι εύκαμπτοι πλαστικοί, κατασκευάζονται στίς παρακάτω έσωτερικές διαμέτρους (καθαρές):

11 – 13,5 – 16 καί 23mm (χιλιοστά)

Οι χαλυβδοσωλήνες καί οι εύκαμπτοι χαλύβδινου τύπου κατασκευάζονται στίς παρακάτω έσωτερικές διαμέτρους:

11 – 13,5 – 16 – 21 – 29 – 36 – 42mm


Οι σωλήνες Μπέργκμαν και οι χαλύβδινοι κατασκευάζονται μέ μῆκος 3m.

17.6 Πῶς σχηματίζομε μία σωλήνωση.

Γιά νά γίνει μία σωλήνωση, χρειαζόμαστε έκτός άπο τούς σωλήνες και είδικά έξαρτήματα.

Τά έξαρτήματα αύτά εἶναι κουτιά διακλαδώσεως, κουτιά όργάνων, μούφες, γωνίες, καμπύλες, ταῦ, στηρίγματα, μαστοί, τσιμπούκια και προστόμια.

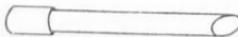
Τό σχῆμα 17.6α δείχνει πῶς εἶναι τό καθένα άπο τά έξαρτήματα αύτά και τό σχῆμα 17.6β μία σωλήνωση μέ χαλυβδοσωλήνα.



Σωλήνας Μπέργκμαν



Μονωτικός σωλήνας

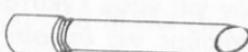


Σωλήνας χαλύβδινος




Σωλήνας εύκαμπτος τύπου Μπέργκμαν




Σωλήνας εύκαμπτος χαλύβδινου τύπου

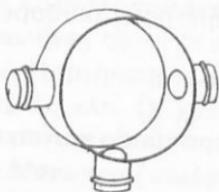


Κουτί διακλαδώσεως Μπέργκμαν μέ μούφες

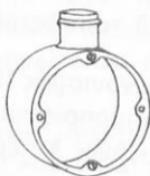

Κουτί όργάνων Μπέργκμαν

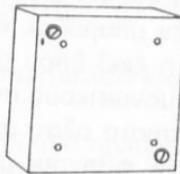


Κουτί διακλαδώσεως τετράγωνο Μπέργκμαν

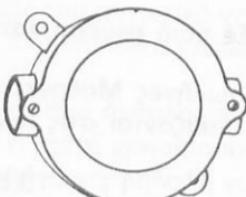


Κουτί διακλαδώσεως χαλύβδινο 2 όπων

Σχ. 17.6α.

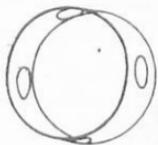

Κουτί διακλαδώσεως Μπέργκμαν μέ τρύπες

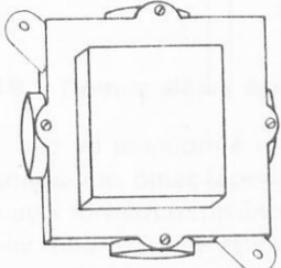


Κουτί διακλαδώσεως χαλύβδινο τετράγωνο



Γωνία Μπέργκμαν



Μούφα Μπέργκμαν

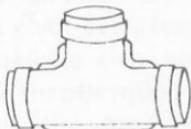


Ταῦ Μπέργκμαν




Γωνία χαλύβδινη



Μούφα χαλύβδινη

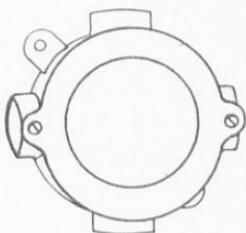

Κουτί διακλαδώσεων χαλύβδινο 4 όπων

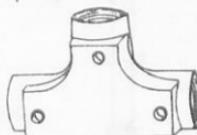

Ταῦ χαλύβδινο



Καμπύλη χαλύβδινη



Μαστός χαλύβδινος




Συστολή χαλύβδινη




Στηρίγματα σωλήνων



Προστόμιο πορσελάνης

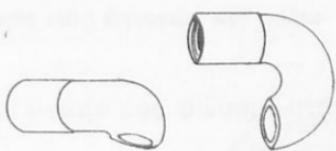

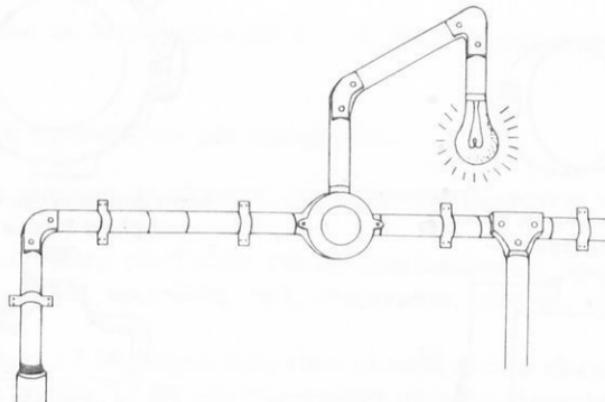

Σχ. 17.6β.

17.7 Άνακεφαλαίωση.

Στίς ήλεκτρικές έγκαταστάσεις χρησιμοποιούμε κατά κανόνα σωλήνες.

Στήν άγορά βρίσκομε σωλήνες Μπέργκμαν, χαλύβδινους και πλαστικούς.

Για νά διαμορφώσομε μία σωλήνωση χρειάζονται έκτος από τούς σωλήνες διάφορα έξαρτήματα σχηματισμοῦ τής σωληνώσεως.

17.8 Έρωτήσεις.

1. Ποιού χρησιμοποιούμε χαλυβδοσωλήνα;
2. Ποιές διάμετροι σωλήνων Μπέργκμαν κυκλοφοροῦν στήν άγορά;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ

18.1 Πόσων είδῶν ἀγωγούς καί καλώδια ἔχομε.

Γιά νά μοιράσομε τό ρεῦμα στούς διαφόρους καταναλωτές, χρησιμοποιούμε, ὅπως ξέρομε, χάλκινα σύρματα, πού τά λέμε **ἀγωγούς**. Οι ἀγωγοί τῶν ἑσωτερικῶν ἐγκαταστάσεων δέν εἶναι γυμνοί, ὅπως οἱ ἐναέριοι, πού βλέπομε ἔξω στίς κολόνες. "Έχουν ἔνα μονωτικό ντύσιμο καί γι' αὐτό λέγονται **μονωμένοι ἀγωγοί**. 'Η μόνωσή τους ἔξαρταται ἀπό τό πού θά χρησιμοποιηθοῦν. "Ετσι ἔχομε διάφορες κατηγορίες μονώσεως.

"Ἐνα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τῶν ἀγωγῶν εἶναι τό ἄν ἔχουν γίνει ἀπό πολλούς ὅμιοις κλώνους ἢ ἔχουν ἔνα μόνο κλῶνο, ἔνα δηλαδή σύρμα. Τούς πρώτους τούς λέμε **πολύκλωνους**, τούς ἄλλους **μονόκλωνους**. Φυσικά οἱ πολύκλωνοι εἶναι πιό εύλυγιστοι. "Ἐνα ἄλλο γνώρισμά τους εἶναι τό ἄν ἔχομε ἔνα, δύο ἢ καί περισσότερους μονωμένους μεταξύ τους ἀγωγούς, τυλιγμένους μέσα σ' ἔνα κοινό ντύσιμο. Στήν περίπτωση τοῦ ἐνός ἀγωγοῦ λέμε ὅτι ὁ ἀγωγός μας εἶναι **μονοπολικός**, τῶν δύο μαζί λέγεται **διπολικός** κλπ.

Προσοχή μόνο νά μή μπερδέψουμε τό μονοπολικό μέ τό μονόκλωνο. "Ἐνας μονοπολικός ἀγωγός μπορεῖ νά εἶναι πολύκλωνος ἢ μονόκλωνος.

"Ολοι οἱ ἀγωγοί ἔχουν ἑξωτερικά πλαστικό ντύσιμο. "Αν ὁ ἀγωγός μας εἶναι πολυπολικός, τότε κάθε πόλος ἔχει τό δικό του ντύσιμο καί ὅλοι μαζί εἶναι ἐνωμένοι μ' ἔνα ἑξωτερικό πλαστικό ντύσιμο.

Τά καλώδια εἶναι καί αὐτά χάλκινοι μονωμένοι ἀγωγοί, ἀλλά μποροῦν νά τοποθετηθοῦν καί μέσα στή γῆ, πράγμα πού δέν γίνεται μέ τους ἀγωγούς. Αὐτό ὀφείλεται στό κατάλληλο ντύσιμο πού ἔχουν.

Τά καλώδια ἔχουν πάρα πολύ ίσχυρή πλαστική ἢ μεταλλική προστασία. Τά τελευταία χρόνια, καλώδια μέχρι 10.000V εἶναι ντυμένα μέ πλαστικό.

18.2 Πῶς ξεχωρίζομε μεταξύ τους τά διάφορα εἰδη ἀγωγῶν καί καλωδίων.

Γιά νά μποροῦμε νά γινόμαστε ἀντιληπτοί μεταξύ μας, δώσαμε στά καλώδια διάφορα ὄνόματα.

Έπειδή ομως τά δόνοματά τους είναι πολύ μεγάλα και πολύπλοκα, γι' αυτό πήραμε διάφορα γράμματα, μέ διαφορετική σημασία τό καθένα, και σχηματίσαμε έναν πίνακα συμβόλων. Αύτά τά σύμβολα είναι τά όνοματα τών άγωγών και τών καλωδίων.

Γνωρίζομε ότι ή διατομή ένός άγωγού καθορίζει και τήν ποσότητα τοῦ ρεύματος, πού μπορεῖ νά περάσει χωρίς κίνδυνο νά ζεσταθεῖ ή άγωγός.

Τούς άγωγούς τούς μετροῦμε μέ τη² και οχι μέ τη. Τή διατομή αυτή τή χαρακτηρίζομε μέ τή λέξη **καρέ**. "Οταν λέμε άγωγός 16 καρέ, έννοοῦμε έναν άγωγό, πού έχει διατομή 16τη².

Παρακάτω άναφέρομε τούς πιό συνηθισμένους τύπους άγωγών:

1) **Άγωγός NYA.** Τόν διαβάζομε **ένυα**, συνήθως ομως οι ήλεκτροτεχνίτες τό προφέρουν **νυά**.

Είναι ένας άγωγός μέ θερμοπλαστική μόνωση άπο ένα ύλικό, πού όνομάζεται Προτοντούρη.

Ό άγωγός αυτός χρησιμοποιεῖται γιά ξερούς χώρους, σέ έγκαταστάσεις είτε έξωτερικές, είτε χωνευτές. Μπορεῖ νά τοποθετηθεῖ άκόμη και έπάνω σέ μονωτήρες.

Γιά διατομές μέχρι και 16 καρέ (δηλαδή 16τη²) κατασκευάζεται μονόκλωνος και άπο 16 καρέ μέχρι 300 κατασκευάζεται πολύκλωνος.

Στήν άγορά θά τό βροῦμε σέ πολλά χρώματα. Έκτός άπο τά γνωστά μας χρώματα, μαύρο, κόκκινο, καφέ, γκρίζο, κίτρινο, ύπαρχει και σέ μπλέ, πράσινο, άσπρο.

Οι διατομές, πού βρίσκονται εύκολα, είναι:

1 – 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 – 16 μονόκλωνοι

16 – 25 – 35 – 50 – 70 – 95 – 120 πολύκλωνοι

Τίς διατομές 150 – 185 – 240 – 300 θά τίς βρεῖ κανείς μόνο μέ παραγγελία.

Παλιότερα χρησιμοποιοῦσαν άντι γιά τόν άγωγό ένυα έναν άλλο άγωγό, πού τόν έλεγαν NGA (ένγκεά) και πού έχει έξαφανισθεῖ άπο τήν άγορά.

2) **Άγωγός NSYA.** Τόν διαβάζομε **ένεσυά**. Δέν είναι τίποτε άλλο παρά δ N YA βελτιωμένος (S). Χρησιμοποιεῖται και σέ ύγρους χώρους. Έχει μόνωση ισχυρότερη άπο τόν NYA. Στήν άγορά βρίσκεται στά χρώματα τοῦ NYA έκτός άπο τό άσπρο. Οι διατομές, στίς όποιες κατασκευάζεται, είναι 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 – 16 μονόκλωνοι.

3) **Άγωγός NYM.** Τόν προφέρομε **Νύμ**.

Είναι άγωγός κατασκευασμένος ειδικά γιά ύγρους χώρους. Κατασκευάζεται μέχρι πενταπολικός. Τό έξωτερικό του ντύσιμο βρίσκεται σέ χρώμα μαύρο ή άσπρο.

Από τούς διπολικούς, τριπολικούς και τετραπολικούς άγωγούς στήν

άγορά κυκλοφορούν οι παρακάτω διατομές:

Διπολικοί 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 – 16

Τριπολικοί 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 – 16 – 25

Τετραπολικοί 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 – 16 – 25 – 35.

4) **Άγωγός NMH.** Τόν λέμε **Ένεμχά.**

Προστατεύεται μέ καουτσούκ καί είναι κατάλληλος γιά σύνδεση κινητών συσκευών καί μηχανημάτων, όπως μπαλαντέζες, έργαλεϊα χεριού, κλπ. Είναι κατάλληλος καί γιά ύγρους χώρους.

Κατασκευάζεται μέχρι πενταπολικός. Στήν άγορά βρίσκεται σέ μαυρο χρῶμα. Οι διατομές, πού κυκλοφορούν, είναι:

Διπολικοί 0,75 – 1 – 1,5 – 2,5mm².

Τριπολικοί – Τετραπολικοί – Πενταπολικοί 0,75 – 1 – 1,5 – 2,5 – 4mm².

5) **Άγωγός NSLF.** Προφέρεται **Ένεσελέφ.**

Είναι κατάλληλος γιά συσκευές ήλεκτροκολλήσεως. Έχει χρῶμα μαύρο μέ μία κίτρινη γραμμή. Είναι μονοπολικός καί βρίσκεται στήν άγορά στίς παρακάτω διατομές.

25 – 30 – 50 – 70 – 95 – 120

6) **Καλώδιο NYY.** Τό λέμε **Nνυύ**, άλλα οι ήλεκτροτεχνίτες τό συνηθίζουν **Nνύ.**

Είναι κατάλληλο γιά ύπόγεια καί γιά έξωτερικές έγκαταστάσεις. Στήν άγορά βρίσκεται σέ μαυρο χρῶμα καί συνήθως μέχρι 4πολικός.

"Ομως γιά μικρές διατομές, τό βρίσκομε καί μέ 30 πόλους καί χρησιμεύει γιά τηλεχειρισμούς. Οι διατομές, πού κυκλοφορούν στήν άγορά, είναι:

1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 – 16 – 25 – 35 – 50 – 70 –
95 – 120 – 150

"Υπάρχει δημος καί ένα καλώδιο πολύ χρήσιμο, πού έχει τρεῖς πόλους δημοιους καί ένα μέ μισή διατομή. Οι διατομές του είναι:

$3 \times 25 + 16 - 3 \times 35 + 16 - 3 \times 50 + 25$
 $3 \times 70 + 35 - 3 \times 95 + 50 - 3 \times 120 + 70$

"Ο μισός άγωγός λέγεται ούδέτερος καί τόν χρησιμοποιούμε γιά προστασία γειώσεως.

7) **Καλώδιο NKBA.** Διαβάζεται **Ένκαμπεά.**

Είναι καλώδιο ειδικά κατασκευασμένο γιά ύπόγειες έγκαταστάσεις καί τό τοποθετούμε κατ' εύθείαν μέσα στή γῆ χωρίς σωλήνες.


18.3 Πῶς συνδεσμολογούμε μεταξύ τους τούς άγωγούς ή τά καλώδια.

Γιά τή συνδεσμολογία άγωγῶν ή καλωδίων χρησιμοποιούμε διάφορα έξαρτήματα, πού μᾶς βοηθούν στήν τοποθέτησή τους. Γιά τούς ά-


γωγούς, NYM και NYY χρησιμοποιούμε κουτιά άνθυγρά, μούφες άνθυγρές, άκροκιβώτια και στηρίγματα άποστάσεως, ένω γιά τή συνδεσμολογία τους χρησιμοποιούμε διακλαδωτήρες, κλέμμες, Κός.

Για τούς άγωγούς NYA, NSYA, NMH χρησιμοποιούμε κουτιά διακλαδώσεως, διακλαδωτήρες, κλέμμες και Κός.

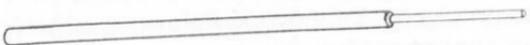
Στό σχήμα 18.3 βλέπομε τήν είκόνα κάθε καλωδίου και έξαρτήματος.



Άγωγός NYA

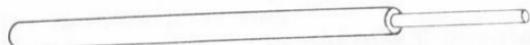


Άγωγός NSYA

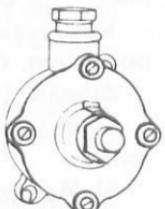

Κουτί άνθυγρό άκραιο




Άγωγός NYM

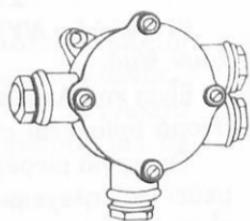

Κουτί άνθυγρό διπλῶν εισόδων




Άγωγός NMH

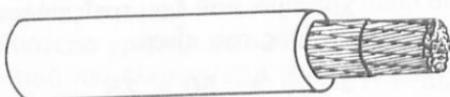


Άγωγός NSLF




Μούφα άνθυγρή

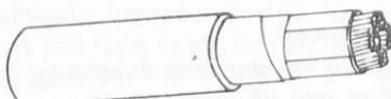


Άγωγός NYY

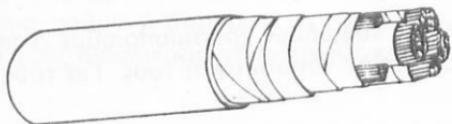

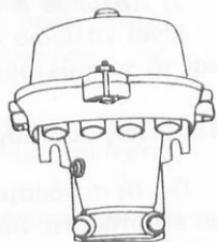
Ψηφιοπόμπη με κάποιο το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής




Άκροκιβώτιο

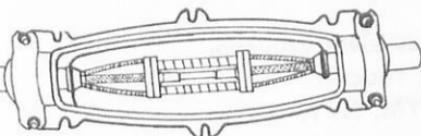


Κουτί διακλαδώσεως Κοφρέ

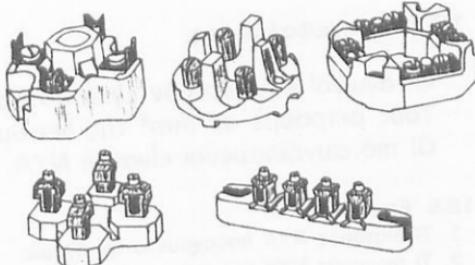


Διακλαδωτήρες

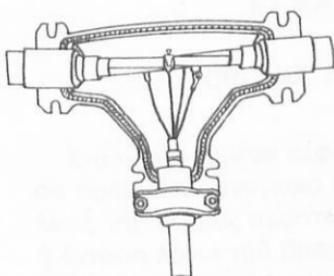


Κουτί συνδέσεως καλωδίου

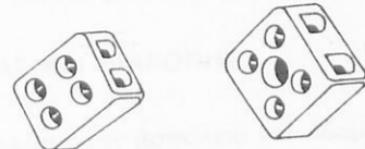


Κλέμμες Ντόμινο

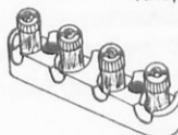


ΡΕΥΚΛΕΤΤΕΣ

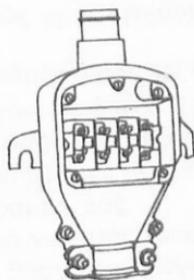

Κουτί διακλαδώσεως καλωδίου

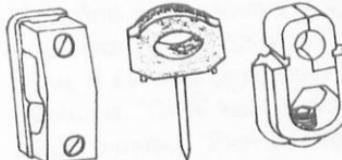

Στηρίγματα άποστάσεως άγωγών
άνθυγρο

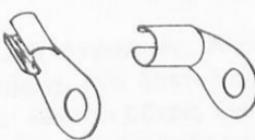

Κός

Σχ. 18.3.

18.4 Άνακεφαλαίωση.

Οι άγωγοί έσωτερικῶν ἔγκαταστάσεων εἶναι ντυμένοι.

Τούς μετροῦμε σέ mm^2 τῆς διατομῆς τους.

Οι πιό συνηθισμένοι εἶναι οι NYA, NYM, NYY.

18.5 Έρωτήσεις.

1. Τί διατομές NYA ύπαρχουν στήν άγορά;
 2. Τί άγωγούς NYY βρίσκομε στήν άγορά;
 3. Τί είναι τό κουτί άνθυγρό;
-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Στά προηγούμενα κεφάλαια γνωρίσαμε τήν άσφάλεια καί εϊδαμε πόσο πολύ είναι άναγκαία ή παρουσία της στό κύκλωμα, γιατί οι άσφαλειες τήξεως μᾶς προστατεύουν άπό βραχυκυκλώματα. Μόλις αύξηθει ή ένταση λόγω τοῦ βραχυκυκλώματος (παράγρ. 2.9), λιώνει τό σύρμα τῆς άσφαλειας καί άπομονώνει, δηλαδή προστατεύει τήν έγκατάσταση.

19.1 Πῶς προστατεύομε μία γραμμή άπό ύπερβολικά ρεύματα.

‘Ο άπλούστερος καί πιό συνηθισμένος τρόπος γιά νά προστατεύσομε μία γραμμή άπό ύπερεντάσεις είναι νά βάλομε σέ σειρά μέ τή γραμμή μία άσφαλεια τήξεως.

Τίς άσφαλειες τίς τοποθετοῦμε στούς πίνακες, έκει δηλαδή πού ξεκινᾶ ή γραμμή μας.

‘Ο πιό γνωστός τύπος είναι οι **βιδωτές άσφαλειες**. Άποτελοῦνται άπο μία βάση, πού λέγεται **άσφαλειοθήκη**, ένα δακτυλίδι, πού βοηθᾶ στήν τέλεια έπαφή τῆς άσφαλειας, καί λέγεται **μήτρα**, ένα καπάκι, πού βιδώνει στή βάση καί λέγεται **πώμα** καί τό **φυσίγγιο** τῆς άσφαλειας, πού είναι άπό πορσελάνη καί έχει μέσα ένα ψιλό σύρμα. Τό σύρμα αύτό, πού είναι τό πιό άδύνατο μέρος σέ δλόκληρο τό κύκλωμα, θά λιώσει μόλις ή ένταση ξεπεράσει τό έπιτρεπόμενο όριο καί θά κόψει έτσι τό κύκλωμα. “Οταν καεί ή άσφαλεια, πέφτει άπό αύτην ένα χρωματιστό μικρό δισκάκι. “Ετσι βλέπομε άμέσως δτι είναι καμένη.

“Άλλος τύπος άσφαλειας είναι ή **μαχαιρωτή**. Μπαίνει έπάνω σέ κεντρικούς πίνακες καί κατασκευάζεται γιά μεγάλες έντάσεις. Γιά νά τοποθετηθεί ή νά βγει άπό τή θέση της χρειάζεται μία ειδική μονωτική λβή.

“Ενας τρόπος πρακτικότερος, άλλα πολύ πιό άκριβός, γιά νά άσφαλισομε μία γραμμή, είναι νά βάλομε σέ σειρά μέ τή γραμμή ένα αύτόματο διακόπτη. Οι αύτόματοι διακόπτες, καθώς γνωρίζομε, μᾶς προστα-

τεύουν άπό ύπερφορτίσεις, πού προκαλοῦν έντάσεις άρκετά μεγάλες γιά νά βλάπτουν τίς έγκαταστάσεις μας, άλλα δχι άρκετά μεγάλες γιά νά λιώσουν, δσο πρέπει γρήγορα, τά σύρματα τών άσφαλειῶν.

Τελευταία συνηθίζονται πολύ στίς γραμμές φωτισμοῦ οι **μικροαυτόματοι διακόπτες** καί οι **πωματοαυτόματοι διακόπτες**. Αύτοί είναι στοιχειώδεις αύτόματοι διακόπτες πολύ πιό μικροί καί πιό φθηνοί άπό αύτους, γιά τούς δόποίους μιλήσαμε, τούς κανονικούς αύτόματους. "Αν βγάλομε τό πώμα μιᾶς βιδωτῆς άσφαλειας καί τραβήξομε άπό μέσα τό φυσίγγιο, μποροῦμε πάρα πολύ εύκολα νά βιδώσομε στή θέση του έναν πωματοαυτόματο, πού προστατεύει τήν έγκατάστασή μας δπως καί μία κοινή άσφαλεια.

'Η δαπάνη βέβαια είναι μεγαλύτερη, άλλα δχι άξια του σέ εύκολιά είναι πολύ περισσότερη άπό τήν άξια του σέ χρῆμα.

Κάθε φορά, πού θά διακοπεῖ τό ρεῦμα, πατοῦμε ένα κουμπάκι πού έχει έπάνω του καί τόν ξαναοπλίζομε. Βέβαια αύτό θά γίνει ἀν διακοπή δέν όφειλεται σέ βραχυκύκλωμα, γιατί τότε ξαναπέφτει άμέσως δ αύτόματος.

Σέ μία τέτοια περίπτωση πρέπει νά είδοποιεῖται άμέσως δ ήλεκτρολόγιος νά διαπιστώσει πού είναι τό βραχυκύκλωμα καί νά τό διορθώσει.

Στό σχήμα 19.1 βλέπομε άσφαλειες διαφόρων τύπων.

19.2 Πώς διακόπτομε ένα κύκλωμα κάθε φορά πού τό έπιθυμοῦμε.

'Η θεληματική διακοπή καί δχι ξανασύνδεση τής γραμμῆς γίνεται μέ τούς διακόπτες. (Λέμε θεληματική, γιατί διακοπή, πού προκαλοῦν οι άσφαλειες καί οι αύτόματοι διακόπτες, κάνουν **αύτόματη διακοπή** σέ περίπτωση κινδύνου).

Οι διακόπτες διακρίνονται σέ μονοπολικούς, διπολικούς δχι τριπολικούς, άνάλογα μέ τούς άγωγούς, πού έξυπηρετοῦν.

'Ο άπλούστερος διακόπτης είναι δ **διακόπτης τοίχου**, πού χρησιμεύει γιά τό άναμμα δ σβήσιμο μιᾶς ήλεκτρικῆς λάμπας. "Αν δχι έγκατάστασή μας είναι χωνευτή, δ διακόπτης λέγεται **χωνευτός**, ἀν είναι όρατή, λέγεται **έξωτερικός**.

Άναλογα μέ τό χειρισμό του τόν διακρίνομε σέ διακόπτη **περιστροφικό**, **ἄνω-κάτω** (**τάμπλερ**), **μπουτόν** καί **ταβηχτό**.

Μία σπουδαία διάκριση είναι σέ **κοινούς** καί **στεγανούς** διακόπτες. Οι στεγανοί είναι συνήθως έξωτερικοί.

Άναλογα μέ τόν τρόπο λειτουργίας τους, τούς διακρίνομε σέ **άπλούς**, **κομμιτατέρ** καί **άλλε-ρετούρ**.

'**Άπλός** διακόπτης είναι έκεινος, πού δχι λειτουργία του περιορίζεται στό άνοιγμα καί κλείσιμο τοῦ κυκλώματος.

Κομμιτατέρ είναι έκεινος δ διακόπτης, μέ τόν δόποιο μποροῦμε νά άνθομε καί νά σβήνομε δύο φώτα δύο δμάδες άπό φώτα, καί μάλιστα

πότε τή μία όμαδα, πότε τήν ἄλλη καί πότε καί τίς δύο μαζί.

Τέλος ἀλλέ-ρετούρ εἶναι ἐκεῖνοι, μέ τούς όποιους μποροῦμε νά άναψουμε ἡ νά σβήσομε ἔνα φῶς, πού τό ἔσβησε ἡ τό ἄναψε ἔνας ἄλλος διακόπτης ἀλλέ-ρετούρ. Χρησιμοποιοῦνται σέ διαδρόμους, σκάλες κλπ.

Ἐκτός ἀπό τούς διακόπτες τοίχου ἔχομε καί τούς διακόπτες πίνακα, οἱ ὅποιοι χρησιμοποιοῦνται καί στίς μηχανές, τοποθετημένοι μέσα σέ εἰδικά κουτιά. Αὐτοί εἶναι εἴτε μαχαιρωτοί καί λέγονται **Βάλτερ** ἡ καί **τύπου Πάκκο**. που **Βάλτερ**, εἴτε περιστροφικοί καί λέγονται **Πάκκο** ἡ καί **τύπου Πάκκο**.

Μία ἄλλη κατηγορία εἶναι αὐτοί, πού τούς χειρίζομαστε **μέ κουμπιά**. Αὐτοί ἔχουν δύο κουμπιά, ἔνα μαύρο καί ἔνα κόκκινο. Τό πάτημα τοῦ μαύρου κουμπιοῦ κλείνει τό κύκλωμα καί βγάζει ἔξω τό κόκκινο καί ἀντίστροφα.

Μία εἰδική κατηγορία διακοπών εἶναι οἱ **διακόπτες ἀστέρα-τριγώνου**. Γιά τό διακόπτη ἀστέρα-τρίγωνο μιλήσαμε στήν παράγραφο 9.3, ὅπου ἔξετάσαμε τούς κινητῆρες ἐναλλασσόμενου ρεύματος.

Ἐνας ἄλλος τύπος διακόπτη εἶναι ὁ διακόπτης **τέρματος διαδρομῆς**. Τούς διακόπτες αὐτούς τούς χρησιμοποιοῦμε, ὅταν θέλομε νά διακόψουμε τό ρεύμα στήν περίπτωση πού ἔνας μηχανισμός φθάσει στό τέρμα τῆς διαδρομῆς.

Στό σχῆμα 19.2 βλέπομε διάφορους διακόπτες.



Βάσεις ἀσφαλειῶν




Μήτρα



Πῶμα



Φυσίγγια

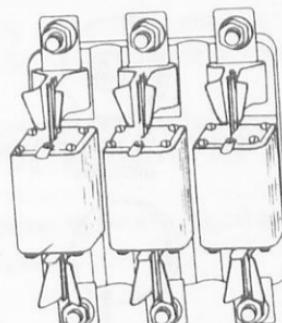

Τριφασική μαχαιρωτή ἀσφάλεια



Μικροαυτόματος




Σχ. 19.1.


Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Βάση μαχαιρωτής άσφαλείας

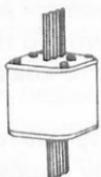

Φυσίγγιο μαχαιρωτό

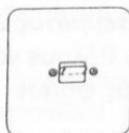


Διακόπτης τάμπλερ




Διακόπτης μέ κουμπί ή άπλως μπουτόν



Διακόπτης τραβηγχτός

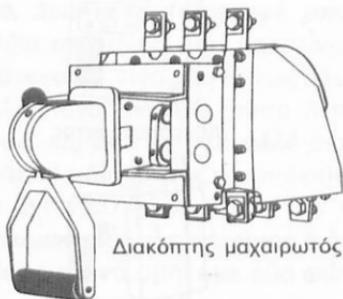


Διακόπτης μαχαιρωτός

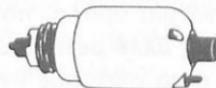

Πωματοαυτόματος




Διακόπτης περιστροφικός

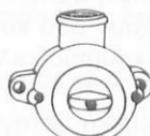

Διακόπτης στεγανός



Διακόπτης μέ κουμπιά

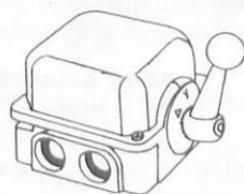


Διακόπτης άστέρας - τρίγωνο




Διακόπτης τέρματος διαδρομής

Σχ. 19.2.

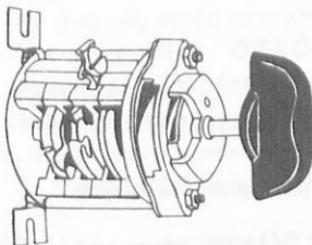

Διακόπτης Πάκκο

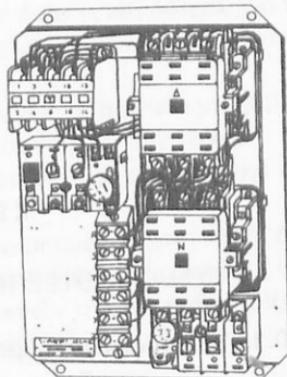

Κουτί με διακόπτες πού τούς χειρίζομαστε άπο μακριά μέ κουμπιά

Σχ. 19.2.

19.3 Άνακεφαλαίωση.

Μία άσφαλεια άποτελεῖται άπο τήν **άσφαλειοθήκη**, τή **μήτρα**, τό **πώμα** καί τό **φυσίγγιο**.

Οι μαχαιρωτές άσφαλειες μπαίνουν στούς κεντρικούς πίνακες.

Εύκολα μποροῦμε νά άντικαταστήσουμε μία άπλή άσφαλεια τήξεως μέ ένα πωματοαυτόματο διακόπτη.

Οι συνηθισμένοι διακόπτες διακρίνονται σέ **χωνευτούς** καί **έξωτερικούς**, σέ **κοινούς** καί **στεγανούς**, σέ **άπλους**, **κομπιτατέρ** καί **άλλερετούρ**.

"Άλλα ειδη διακοπών είναι οι **Βάλτερ**, **Πάκκο**, οι διακόπτες μέ **μπουτόν**, οι **άστέρα-τριγώνου**, οι **τέρματος διαδρομής** κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ (ΠΡΙΖΕΣ) ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ (ΦΙΣ)

20.1 Πῶς τροφοδοτοῦμε μέρεῦμα μία ήλεκτρική συσκευή.

“Οποιος διαθέτει ήλεκτρικό μπρίκι, όταν θέλει νά κάνει καφέ, «βάζει τήν πρίζα».

«Βάζω τήν πρίζα» δέν σημαίνει ότι κάνω έγκατάσταση πρίζας, σημαίνει ότι παίρνω ένα έξαρτημα, που βρίσκεται στήν ακρη τοῦ άγωγοῦ, που ἔχει τό μπρίκι καί πού λέγεται **ρευματολήπτης ή φίς**, καί τό συνδέω μέ ένα ἄλλο έξαρτημα, πού εἶναι στερεωμένο στόν τοῖχο καί λέγεται **ρευματοδότης ή πρίζα**.

20.2 Πόσων είδῶν πρίζες καί φίς έχομε.

‘Η πιό άπλή πρίζα εἶναι αύτή, πού διαθέτομε στά κύρια δωμάτια τῶν σπιτιών μας.

‘Ανάλογα μέ τό είδος τῆς ήλεκτρικῆς έγκαταστάσεως τήν διακρίνομε σέ **έξωτερική** καί **χωνευτή**. Γιά ύγρούς χώρους χρησιμοποιούμε μία πρίζα, πού λέγεται **στεγανή**.

Στήν μπροστινή ὅψη τους εἶναι **στρογγυλές** ή **τετράγωνες** ἀνάλογα μέ τό σχῆμα τῆς πλάκας τους.

Μερικές φορές θά συναντήσομε καί διπλές πρίζες, δηλαδή δύο λήψεις ἀνεξάρτητες ἐπάνω στήν ίδια πλάκα.

‘Ενα διαφορετικό είδος πρίζας εἶναι ή **Σούκο**. Τήν ξεχωρίζομε εύκολα μόλις τήν δοῦμε, ἀπό τίς ἐπαφές γειώσεως, πού ἔχει στήν περιφέρεια, στό ἐμπρός μέρος της.

‘Ανάλογα μέ τίς φάσεις, πού ἔξυπηρετοῦν, οι πρίζες χωρίζονται σέ μονοφασικές καί τριφασικές. Συχνά θά συναντήσομε μία μονοφασική πρίζα μέ τρεῖς ἐπαφές ή περόνες. Δέν πρέπει νά μπερδέψουμε τότε τήν πρίζα καί νά τήν πούμε τριφασική. ‘Η τρίτη ἐπαφή εἶναι γιά τή γειώση τῶν μεταλλικῶν μερῶν τῆς συσκευῆς. Αύτή ή περόνη εἶναι ἔτσι τοποθετημένη, πού νά μή μπορεῖ νά μπει σέ ἄλλη λήψη.

Οι τριφασικές πρίζες εἶναι συνήθως βαρέος τύπου καί συχνά εἶναι χυτοσιδερένιες. “Έχουν 4 λήψεις, τίς 3 γιά τίς φάσεις καί τήν τέταρτη

γιά τή γείωση τῶν μεταλλικῶν μερῶν. Ἐχουν ἐπίσης καὶ ὀδηγό, γιά νά μή μποροῦν νά μποϋν ἀνάποδα τά φίς καὶ περιστραφεῖ ἔτσι ἡ μηχανή μας ἀντίστροφα.

Κάθε πρίζα ἔχει ἐπάνω της γραμμένα τά ἀμπέρ, στά ὅποια μπορεῖ νά δουλέψει. Οἱ πρίζες τῶν σπιτιῶν μας εἶναι συνήθως τῶν 10A.

"Ἄν ἀπό μία πρίζα περάσει ρεῦμα περισσότερο ἀπό τό κανονικό της θά καταστραφεῖ.

Κάθε πρίζα συνοδεύεται ἀπό τό κατάλληλο ρευματολήπτη (φίς). Δυστυχῶς αὐτά τά πράγματα δέν ἔχουν τυποποιηθεῖ διεθνῶς καὶ ἔτσι συχνά συμβαίνει νά μήν κάνει τό φίς τῶν συσκευῶν μας σέ κάθε πρίζα.


Τό σχῆμα 20.2 δίνει μία εἰκόνα πρίζων καὶ φίς.



Πρίζα ἀπλή χωνευτή




Πρίζα μέ κάλυμμα

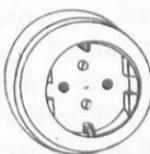

Πρίζα σοῦκο



Φίς σοῦκο

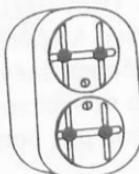


Πρίζα διπλή



Φίς ἀρσενικό



Πρίζα τριφασική

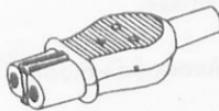

Φίς θηλυκό

Σχ. 20.2.

20.3 Ἀνακεφαλαίωση.

Οἱ πρίζες διακρίνονται σέ ἑξωτερικές καὶ χωνευτές, σέ ἀπλές καὶ στεγανές, σέ στρογγυλές καὶ τετράγωνες, σέ διπολικές καὶ τριπολικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ

21.1 Πῶς είναι κατασκευασμένος ένας πίνακας.

Γιά νά διαμορφώσομε έναν πίνακα χρειαζόμαστε πολλά καί διάφορα ύλικά. "Άλλα από αύτά γνωρίσαμε στά προηγούμενα κεφάλαια (άσφαλειες, διακόπτες), άλλα δέν πρόκειται νά μᾶς άπασχολήσουν καθόλου καί άλλα θά τά βροῦμε έδω.

Βασικά μᾶς ένδιαφέρει ή μορφή καί ή χρήση τού πίνακα.

Οι πίνακες διακρίνονται σέ **Γενικούς** καί **Μερικούς**. Ό Γενικός είναι δουλειά τοῦ ήλεκτροτεχνίτη. Οι Μερικοί είναι αύτοί πού μᾶς ένδιαφέρουν, γιατί βρίσκονται στό χώρο έργασίας τοῦ μηχανοτεχνίτη καί συχνά παρουσιάζεται ή άνάγκη νά τους άνοιξει καί νά τους χειρισθεῖ.

Ό μηχανοτεχνίτης έχει νά κάνει κατά κανόνα μέ χυτοσιδερένια στεγανά κουτιά. Μέσα στά κουτιά αύτά είναι τοποθετημένα τά όργανα έλεγχου καί προστασίας, δηλαδή διακόπτες καί άσφαλειες καθώς καί τά όργανα μετρήσεως.

Τά κουτιά αύτά είναι κλεισμένα μέ 4 βίδες. "Όταν θέλομε νά έλεγχομε τίς άσφαλειες, πρέπει νά ξεβιδώνομε τίς βίδες. Μερικές όμως φορές έχουν ένα παράθυρο, πού άνοιγει μέ πεταλούδα καί έλεγχομε άπό έκει τό έσωτερικό τους. Κάθε κουτί χυτοσιδερένιο πρέπει νά είναι γειωμένο. Γι' αύτό έχει πάντα μία όρειχαλκινή βίδα, πού μᾶς βοηθᾶ στό σφίξιμο τοῦ γυμνοῦ χαλκοῦ έπάνω στό κουτί.

Συχνά έχομε πίνακες, πού σχηματίζονται άπό πολλά τέτοια κουτιά.


Τά σχέδια τοῦ σχήματος 21.1 μᾶς βοηθοῦν νά πάρομε μιά ίδέα γιά τους πίνακες.

21.2 Άνακεφαλαίωση.


Οι πίνακες τῶν μηχανοστασίων είναι συνήθως διαμορφωμένοι άπό στεγανά χυτοσιδερένια κουτιά.

21.3 Έρωτήσεις.

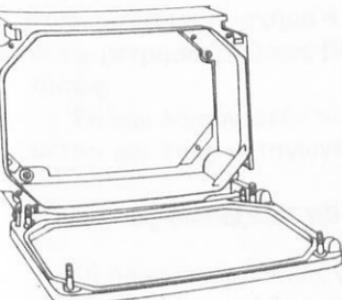
1. Πῶς διαμορφώνεται ένας μεταλλικός πίνακας;
2. Πῶς γειώνεται μιά χυτοσιδερένια διατομή;




Χυτοσιδερένιο κουτί

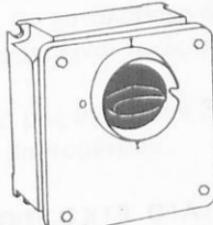


Κουτί με διακόπτη Πάκκο

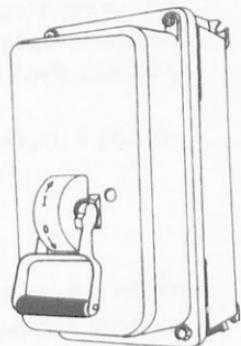


Κουτί με αύτόματο διακόπτη

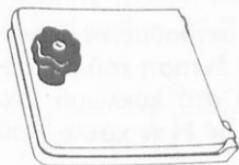


Καπάκι κουτιού με μπετούγια

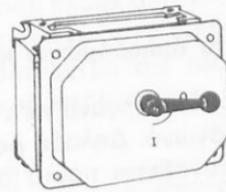


Κουτί με διακόπτη μαχαιρωτό

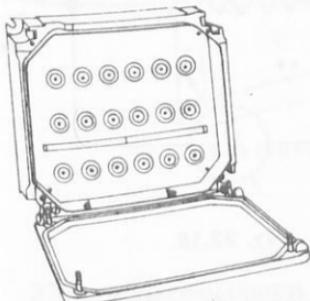


Κουτί με κοχλιωτές άσφαλεις

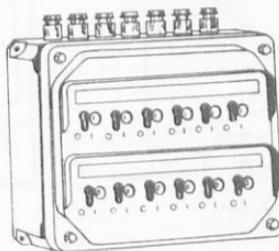


Κουτί με μικροαυτόματους

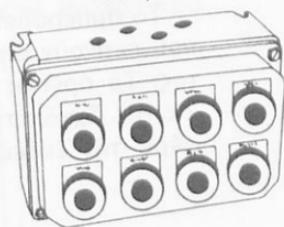

Κουτί με κουμπιά χειρισμού

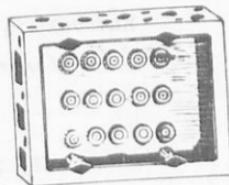

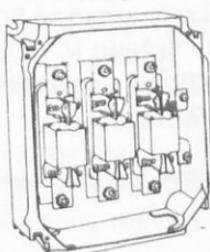Κουτί με κοχλιωτές άσφαλεις και διαφανές καπάκι



Κουτί με μαχαιρωτές άσφαλεις



Κουτί με οργανό έλεγχου


Σχ. 21.1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ


ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

22.1 Σέ τί χρησιμεύει τό άμπερόμετρο καί τό βολτόμετρο;

Τό άμπερόμετρο είναι ένα σύργανο μέ τό όποιο μετροῦμε τά άμπερ, πού περνοῦν από έναν άγωγό. Δηλαδή μετρᾶ τήν ένταση τοῦ ρεύματος. Τό σύργανο αύτό συνδέεται πάντα σέ σειρά στό κύκλωμα (σχ. 22.1α). Σχεδιαστικά τό άμπερόμετρο σημειώνεται μέ έναν κύκλο, πού φέρει τήν ένδειξη A.

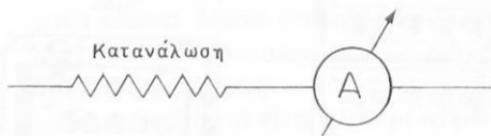

Σχ. 22.1α.

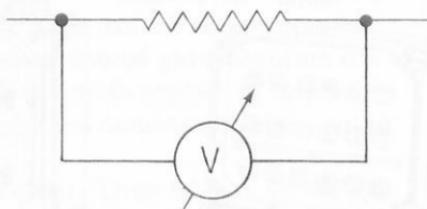

Σχ. 22.1β.

Τό βολτόμετρο είναι ένα σύργανο, μέ τό όποιο μετροῦμε τά βόλτ, πού διαθέτομε άνάμεσα σέ δύο σημεία καί μπαίνει πάντα παράλληλα στό τμῆμα τοῦ κυκλώματος πού μετροῦμε (σχ. 22.1β). Σχεδιαστικά τό βολτόμετρο σημειώνεται μ' έναν κύκλο πού φέρει τήν ένδειξη V.

Τό άμπερόμετρο καί τό βολτόμετρο θά τά συναντοῦμε συχνά τόσο έπάνω σέ πίνακες, όσο καί έπάνω στά μηχανήματα.

22.2 Πόσα άμπερόμετρα καί βολτόμετρα χρειαζόμαστε γιά μία τριφασική έγκατάσταση.

Κάθε φάση χρειάζεται τό δικό της άμπερόμετρο, πού δείχνει κάθε στιγμή πόσα άμπερ περνοῦν από τή γραμμή.

Μέ τό βολτόμετρο δέν συμβαίνει τό ίδιο. Μποροῦμε μ' ένα βολτόμετρο καί μ' ένα είδος διακόπτη, πού λέγεται **μεταγωγέας**, νά μετροῦμε


τήν τάση, πού παρουσιάζει κάθε φάση τόσο μέ τίς άλλες, όσο και μέ τόν ούδετερο. Δηλαδή μέ ένα βολτόμετρο κάνουμε έξι μετρήσεις. "Αν ξανακοιτάξομε τό σχήμα 4.4γ, θά καταλάβομε άμεσως ποιές είναι αυτές οι έξι μετρήσεις. "Οπως βλέπομε, είναι τρεῖς πολικές και τρεῖς φασικές τάσεις.

Έπανω λοιπόν στόν πίνακα μας ύπαρχουν 3 άμπερόμετρα, 1 βολτόμετρο και ένας μεταγωγέας βολτομέτρου.

22.3 Πώς διαβάζομε τά σχήματα.

Τά σχήματα, πού έμεις θά συναντοῦμε, έχουν μιάν άριθμημένη πλάκα και μιά βελόνα. Κάθε φορά πού έχομε μιάν ένδειξη, ή βελόνα πηγαίνει σέ κάποιον άριθμό, πού μᾶς δείχνει, στό άμπερόμετρο τά άμπερ, πού τραβαί ή γραμμή και στό βολτόμετρο τήν τάση τής γραμμῆς.

Στό σχήμα 22.3 τό άμπερόμετρο δείχνει 10A και τό βολτόμετρο 200V.

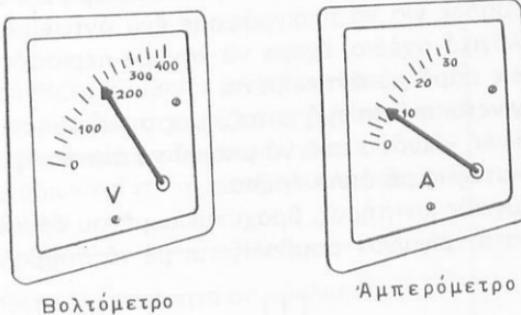

Σχ. 22.3.

22.4 Ανακεφαλαίωση.

Τό άμπερόμετρο μετρά τήν ένταση τοῦ ρεύματος σέ μία γραμμή.

Τό βολτόμετρο μετρά τή διαφορά τάσεως άναμεσα σέ δύο σημεῖα τοῦ κυκλώματος.

Τό άμπερόμετρο συνδέεται σέ σειρά στό κύκλωμα.

Τό βολτόμετρο συνδέεται παράλληλα.

Κάθε γραμμή θέλει τό δικό της άμπερόμετρο.

Μ' ένα βολτόμετρο και ένα μεταγωγέα μετροῦμε τήν τάση άναμεσα σέ όλους τούς άγωγούς μιᾶς τριφασικῆς γραμμῆς μέ ούδετερο.

22.5 Έρωτήσεις.

1. Πώς συνδεσμολογοῦμε στό δίκτυο ένα άμπερόμετρο;
2. Πώς συνδεσμολογοῦμε στό δίκτυο ένα βολτόμετρο;

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

23.1 Απλά κυκλώματα.

Τό σχέδιο, σάν γενική έννοια, είναι ή απλούστερη καί συγχρόνως ή
άκριβέστερη μέθοδος γιά νά περιγράψουμε ένα άντικείμενο.

Στό ήλεκτρολογικό σχέδιο, έχουμε νά κάνομε περισσότερο μέ σκέ-
ψεις καί διατάξεις παρά μέ άντικείμενα.

"Ετσι γιά νά γίνεται πιό άπλή ή μεταξύ μας συνεννόηση, δημιουργή-
σαμε μιά συμβολική γλώσσα πού νά μπορεΐ νά άπεικονίζει πολύπλοκα
άντικείμενα ή διατάξεις μέ άπλο τρόπο.

Π.χ. ό «έπαγγελματικός κινητήρας, βραχιουκλωμένου δρομέα, μέ τύλιγ-
μα τοῦ στάτη κατά τρίγωνο» συμβολίζεται μέ τό σύμβολο:



‘Η υπαρξη έναλλασσόμενου ρεύματος σέ κάποιο κύκλωμα άπεικονί-
ζεται μέ τό σύμβολο:



Διστυχῶς δημως τά σύμβολα αύτά δέν διεθνοποιήθηκαν. Άκολου-
θώντας τό πρόγραμμα πού έφαρμόζεται άπό τό ‘Υπουργείο Παιδείας
καί Θρησκευμάτων καί ύλοποιεῖται άπό τό ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ, πα-
ρουσιάζομε τή σειρά τῶν συμβόλων πού ξεγιναν δεκτά άπό τήν ‘Ελληνι-
κή ‘Ηλεκτροτεχνική ‘Ενωση (Ε.Η.Ε.) καί χρησιμοποιούνται άπό τή ΔΕΗ,
τόν ΟΤΕ καί τήν ΕΡΤ. Στούς πίνακες πού άκολουθούν παρουσιάζομε τά
πιό άπλα άπό αύτά τά σύμβολα καί κυρίως έκεΐνα πού θά τά συναντᾶμε
συχνότερα στή δουλειά μας.


Πίνακας Άπλων Συμβόλων.

a/a	Περιγραφή	Σύμβολο
1	Συνεχές ρεῦμα	— — — —
2	Έναλλασσόμενο ρεῦμα Παραλλαγή του είναι τό σύμβολο που σημαίνει έναλλασσόμενο τριφασικό (3) 50 περιόδων	~ 3 ~ 50
3	Ούδέτερος άγωγός	N
4	Σύνθετο σύμβολο γιά τό έναλλασσό- μενο ρεῦμα σημαίνει έναλλασσόμενο, τριφασικό μέ ούδέτερο άγωγό, 50 πε- ριόδων και τάση μεταξύ δύο φάσεων 380 V.	3N ~ 50,380
5	Θετική πολικότητα σέ κύκλωμα	+
6	Αρνητική πολικότητα σέ κύκλωμα	-
7	Άγωγός ή γραμμή	—
8	Τρεῖς άγωγοί	///
9	Όμάδα η άγωγῶν	n
10	Περιγραφή ένός άγωγοῦ μέ σύμβολο	<u>3N ~ 50,380</u> <u>3X50 + 25</u>


Πίνακας Άπλων Συμβόλων.

a/a	Περιγραφή	Σύμβολο
	<p>Έπάνω άπό τὸν ἀγωγό γράφομε: Ἀριθμό ἀγωγῶν, ἐδῶ τρεῖς καὶ οὐδέτερος. Εἴδος ρεύματος, ἐδῶ ἐναλλασσόμενο. Χαρακτηριστικά ρεύματος, ἐδῶ 50 περιόδων μέ πολική τάση 380V.</p> <p>Κάτω άπό τὸν ἀγωγό γράφομε τῇ διατομῇ τῶν ἀγωγῶν καὶ τῷ ύλικῷ. Ἐδῶ οἱ 3 τῶν φάσεων εἶναι 50mm^2 καὶ ὁ σύδετερος 25mm^2. Τό ύλικό ἀφοῦ δέν γράφεται εἶναι τό ἐπικρατέστερο: Ἡλεκτρολυτικός χαλκός.</p>	
11	Έπογεια γραμμή	
12	Υποβρύχια γραμμή	
13	Έναέρια γραμμή, σέ στύλους	
14	Διασταύρωση γραμμῶν χωρίς σύνδεση	
15	Διασταύρωση γραμμῶν μέ σύνδεση	
16	Διακλάδωση γραμμῆς	
17	Γραμμή πού κατευθύνεται πρός τά ἐπάνω	

Πίνακας Απλῶν Συμβόλων.

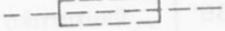a/a	Περιγραφή	Σύμβολο
18	Γραμμή πού κατευθύνεται πρός τά κάτω	
19	Κατεύθυνση τῆς μεταφερόμενης ένέργειας, π.χ. ή γραμμή αύτή μεταφέρει ένέργεια κάτω	 
20	Γραμμή μέσα σέ σωλήνα Μπέργκμαν	(μ)
21	Γραμμή μέσα σέ πλαστικό σωλήνα	(π)
22	Γραμμή μέσα σέ χαλυβδοσωλήνα	(χ)
23	Γραμμή μέσα σέ σιδηροσωλήνα	
24	Γραμμή μέσα σέ τσιμεντοσωλήνα	
25	Γραμμή καλωδίου όρισμένου εϊδους, έδω NYM.	(κ) (NYM)
26	Γραμμή όρατή	
27	Γραμμή χωνευτή στό κονίαμα (σουβά)	

Πίνακας Άπλων Συμβόλων.

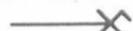α/α	Περιγραφή	Σύμβολο
28	Γραμμή χωνευτή κάτω από τό κονίαμα Γενικό παράδειγμα: Γραμμή τριών άγωγών μέσα σέ σωλήνα χαλύβδινο τῶν 16mm τοποθετημένη κάτω από τό σουβά. Καί οι τρεῖς άγωγοί εἶναι τῶν 6mm ²	 / / /  (x)16 / / /  3X6
29	Φωτιστικό σημεῖο πυρακτώσεως	
30	Πολλαπλό φωτιστικό σῶμα μέ ένδειξεις	 3X40W
31	Φωτιστικό σῶμα μέ διακόπτη	
32	Φωτιστικό σῶμα στεγανό	
33	Φωτιστικό σῶμα μέ δύο άνεξάρτητα κυ- κλώματα από τά θόποια τό ἕνα άσφαλείας	
34	Φωτιστικό σῶμα άσφαλείας	
35	Φωτιστικό σῶμα πανικοῦ	
36	Φωτιστικό σῶμα μέ λυχνία φθορισμοῦ	
37	Πολλαπλό φωτιστικό σῶμα φθορισμοῦ μέ ένδειξη	 3X40W
38	Φωτιστικό σῶμα λυχνιῶν άερίου	

Πίνακας Άπλων Συμβόλων.

a/a	Περιγραφή	Σύμβολο
39	Διακόπτης	
40	Διακόπτης τριπολικός	
41	Αύτόματος διακόπτης μέ θερμική προστασία	
42	Αύτόματος διακόπτης μέ πηνίο ύπερεντάσεως	
43	Αύτόματος διακόπτης έλλειψεως τάσεως	
44	Αύτόματος διακόπτης ύπερτάσεως	
45	Διακοπής φωτιστικοῦ σημείου άπλος	
46	Διακόπτης έπιλογῆς όμάδων	
47	Διακόπτης διαδοχικοῦ άνάμματος (κομμιτατέρ)	

Πίνακας Απλῶν Συμβόλων.

α/α	Περιγραφή	Σύμβολο
48	Διακόπτης áλλé-ρετούρ	
49	Διακόπτης áλλe-ρετούρ μεσαιος	
50	Ρευματοδότης áπλoς	
51	Ρευματοδότης διπλoς	
52	Ρευματοδότης μé éπaφή πρoσtaσiaς	
53	Ρευματοδότης triphasikos μé γeíwσeη	
54	Ρευματοδότης μé δiaκóπte	
55	Ρευματοδόtηs μé maνtaλaмéno diaκóptē	
56	Ρeυmaτoλήptηs	
57	Πínakaς diaνoмῆs	
58	’Aσfáleia	
59	’Aσfáleia tripoλikῆs μé ēnδeиxη tῆs éntásēwɔs	

Πίνακας Απλῶν Συμβόλων.

a/a	Περιγραφή	Σύμβολο
60	Ασφαλειοαποζεύκτης	
61	Βολτόμετρο	
62	Αμπερόμετρο	
63	Μετρητής ένέργειας	
64	Ηλεκτρική συσκευή γενικά	
65	Ηλεκτρικό μαγειρέο	
66	Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας	
67	Ηλεκτρικό πλυντήριο	
68	Ηλεκτρικό ψυγεῖο	
69	Ηλεκτρική θερμάστρα	
70	Αντίσταση γενικά	
71	Ωμική άντισταση	

Πίνακας Άπλων Συμβόλων.

a/a	Περιγραφή	Σύμβολο
72	Έπαγωγική άντισταση	
73	Χωρητική άντισταση	
74	Σύνθετη άντισταση	
75	Γείωση	
76	Σῶμα ή σύνδεση σέ πλαίσιο	
77	Γειωμένο πλαίσιο	
78	Γεννήτρια γενικά	
79	Κινητήρας γενικά	
80	Γεννήτρια συνεχοῦς ρεύματος	
81	Κινητήρας έναλλασσόμενου ρεύματος	
82	Μηχανή (G ή M) μέ διέγερση σειρᾶς	

Πίνακας Άπλων Συμβόλων.


α/α	Περιγραφή	Σύμβολο
83	Μηχανή (G ή M) μέ ξένη διέγερση	
84	Μηχανή (G ή M) μέ παράλληλη διέγερση	
85	Μηχανή (G ή M) μέ σύνθετη διέγερση	
86	Μονοφασικός κινητήρας σειρᾶς	
87	Τριφασικός κινητήρας σειρᾶς	
88	'Επαγωγικός κινητήρας μέ βραχυκλωμένο δρομέα	
89	'Επαγωγικός τριφασικός κινητήρας μέ βρακυκλωμένο δρομέα	

23.2 Στοιχεία άπλων κυκλωμάτων.

Σέ κάθε κύκλωμα ύπαρχουν άγωγοί, στοιχεία διαμορφώσεως τοῦ κυκλώματος, ὅργανα καὶ καταναλωτές.

Τό συμβολισμό τῶν άγωγῶν μάθαμε στήν προηγούμενη παράγραφο.


Στό τριφασικό ρεῦμα ἔχομε τρεῖς άγωγούς φάσεως, ἔναν οὐδέτερο καὶ μία γῆ. Ἀν θελήσομε νά τά ἀπεικονίσομε τότε ὀνομάζομε τίς τρεῖς φάσεις στή σειρά R, S, T, τόν οὐδέτερο M_p καὶ τή γῆ S_L (σχ. 23.2α).

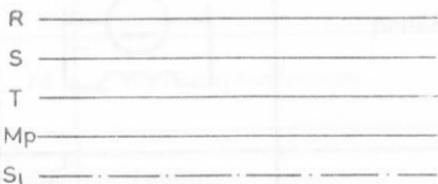

Σχ. 23.2β.

Σχ. 23.2α.

Οι γραμμές αύτές γιά νά τροφοδοτήσουν ήλεκτρολογικά ὅργανα, ἔξαρτήματα κλπ., περνοῦν ἀπό κουτιά. Οι μικροί κύκλοι μέσα στά κουτιά (σχ. 23.2β) συμβολίζουν τίς κλέμες συνδέσεως.

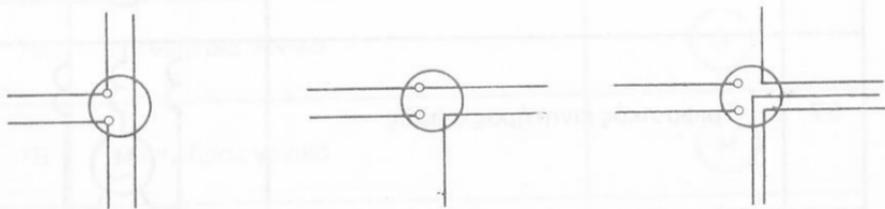

Σχ. 23.2γ.


Ἄπλες περιπτώσεις συνδέσεως γραμμῶν τροφοδοσίας μέ τίς κλέμες συνδέσεως.

23.3 Ἡ διαμόρφωση ἐνός ἀπλοῦ κυκλώματος.


Στό σχῆμα 23.3α φαίνεται ἔνα ἀπλό κύκλωμα μ' ἔνα φωτιστικό σῶμα καὶ ἔνα διακόπτη.

‘Ο διακόπτης παρεμβάλλεται πάντοτε στόν άγωγό τῆς φάσεως (R ή S ή T). ‘Η ἔξοδος ἀπό τό διακόπτη συνδέεται μέ τόν καταναλωτή. Ἐπίσης μέ τόν καταναλωτή συνδέεται καὶ ὁ οὐδέτερος M_p .

‘Ἀν τό σχέδιο αύτό ἀπλοποιηθεῖ, θά ἔχομε τό σχῆμα 23.3β.

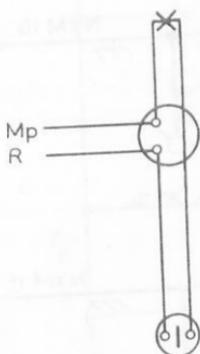

Σχ. 23.3α.

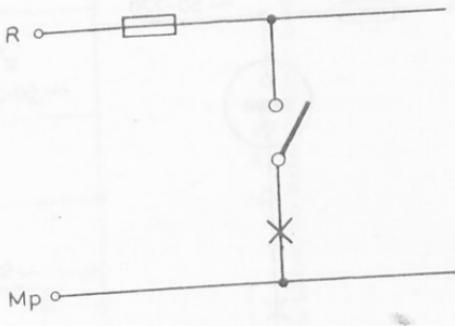


Σχ. 23.3β.

“Ας δοῦμε πώς μποροῦμε νά σχεδιάσομε τήν ήλεκτρική έγκατάσταση ση ένός φωτιστικού σώματος μ’ έναν περιστροφικό διακόπτη. Τό απόλού διακόπτη αύτού κύκλωμα μποροῦμε νά τό σχεδιάσομε μέ 4 βασικά τρόπους:

a) Σχέδιο έγκαταστάσεως πολυγραμμικό (σχ. 23.3γ).

‘Η έγκατάσταση άποτυπώνεται στό σχέδιο όπως περίπου είναι στήν πραγματικότητα. Δηλαδή έχομε ένα σχέδιο άποτυπώσεως ή όπως λέγεται **έπιμετρητικό**.

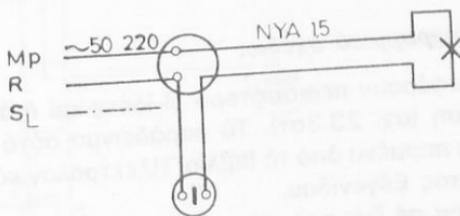


Σχ. 23.3γ.

β) Κυκλωματικό ή θεωρητικό πολυγραμμικό σχέδιο (σχ. 23.3δ).


‘Εδώ τά στοιχεία είναι τοποθετημένα όχι πά όπως βρίσκονται πραγματικά, άλλα μέ μιά σειρά τέτοια πού νά μᾶς βοηθᾶ νά καταλάβομε τό κύκλωμα.

γ) Κύκλωμα μονογραμμικό.


Τά διάφορα στοιχεία σχεδιάστηκαν έκει περίπου πού είναι έγκαταστάσεις σχεδιασμένες για την εργασία της φωτιστικής στοιχείας.

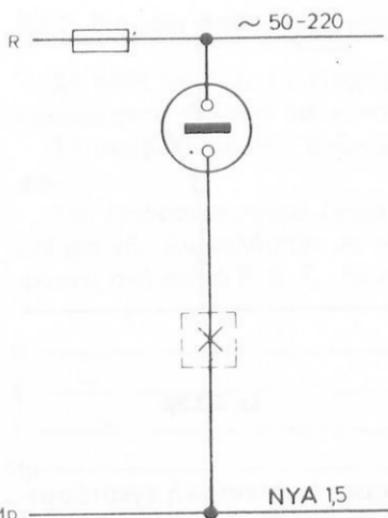

Σχ. 23.3δ.

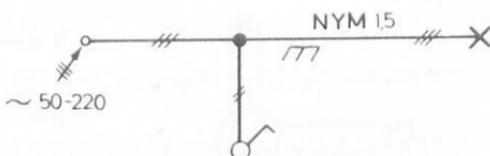

Σχ. 23.3ε.

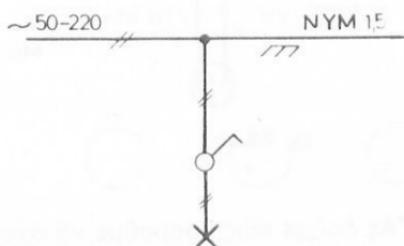

Σχ. 23.3στ.

στημένα, άλλα άντι γιά φωτογραφική άπεικόνιση κάναμε μιά συμβολική (σχ. 23.3ε).


δ) Έποπτικό μονογραμμικό σχέδιο.

Έδω μᾶς ένδιαφέρουν περισσότερο οι ιδέες και ή άπλή σχεδίαση, παρά ή άποτύπωση (σχ. 23.3στ). Τό παράδειγμα αύτό καθώς και τά δύο έπομενα είναι παραμένα από τό βιβλίο 'Ηλεκτρολογικό Σχέδιο Β' Τάξεως τοῦ 'Ιδρυματος Εύγενίδου.

"Ας έλθομε τώρα σέ ένα πολυπλοκότερο σχέδιο, παραμένο και αύτό από τό ίδιο βιβλίο. Είναι ή σχεδίαση μιᾶς 'Ηλεκτρικῆς 'Εγκαταστάσεως, ένός πολύφωτου, 5 λυχνιῶν πού έλέγχονται από ένα διακόπτη κομμιτάτερ, δύο άπλων φωτιστικῶν σωμάτων πού έλέγχονται από άπλο διακόπτη τό καθένα και μιᾶς πρίζας.


Στό σχήμα 23.3ζ έχομε πολυγραμμικό σχέδιο έγκαταστάσεως, στό σχήμα 23.3η κυκλωματικό πολυγραμμικό σχέδιο, στό σχήμα 23.3θ σχέδιο έγκαταστάσεως μονογραμμικό και στό σχήμα 23.3ι έποπτικό μονογραμμικό σχέδιο.

Θά κλείσομε τό κεφάλαιο μέ τήν 'Ηλεκτρική 'Εγκατάσταση ένός μηχανουργείου.

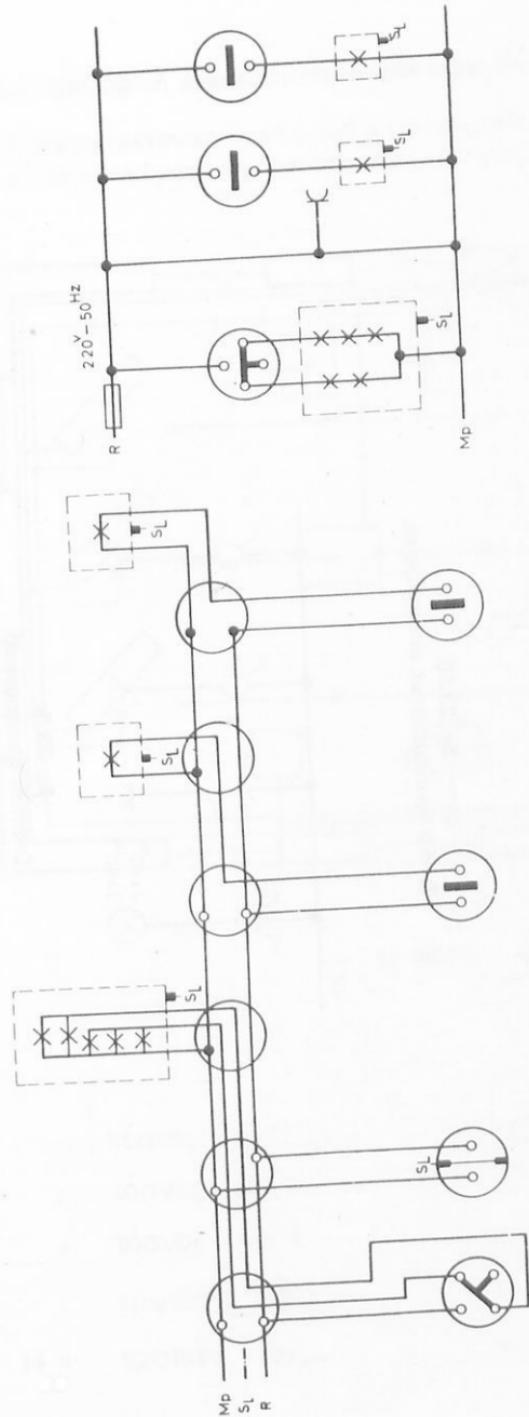


Σχ. 23.3η.
Κυκλωματικό σχέδιο πολυγραμμικό.

Σχ. 23.3ζ.
Σχέδιο έγκαταστάσεως πολυγραμμικό.

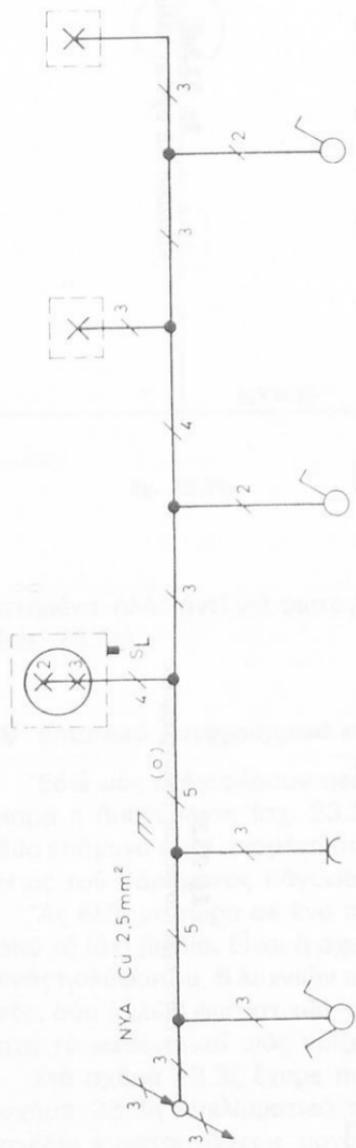

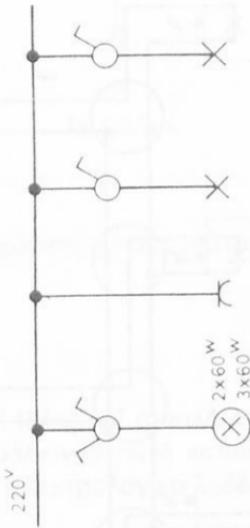
Σχ. 23.3θ.
Σχέδιο έγκαταστάσεως μονογραμμικό.



23.4 Ήλεκτρική έγκατάσταση μηχανουργείου. (σχ. 23.4a).

Στό άρχιτεκτονικό σχέδιο του μηχανουργείου (κάτοψη) χαράζονται:

- Τά κυκλώματα τροφοδοτήσεως των μηχανημάτων, πού παριστά-

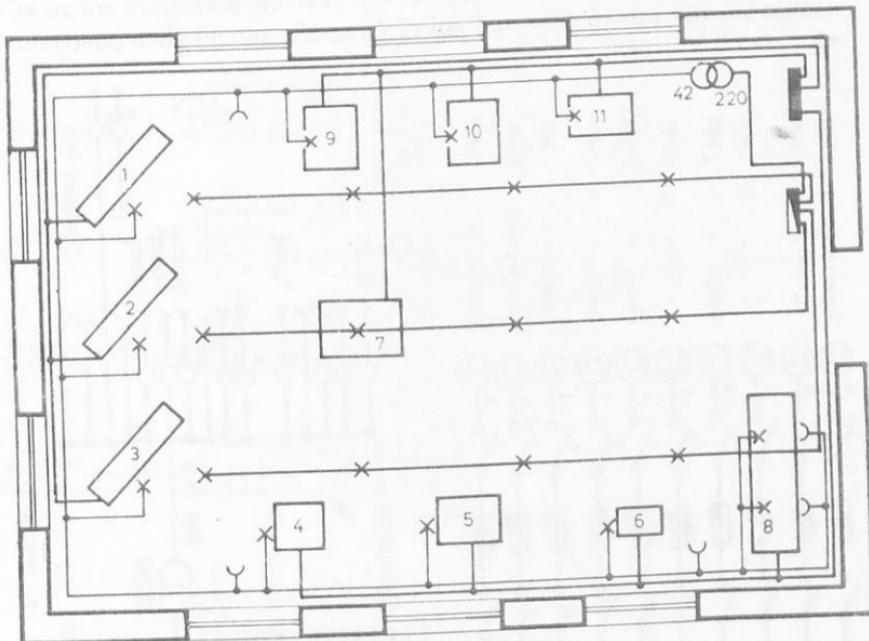

Σχ. 23.4a.


- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. τόρνος № 1 | 6. τρυπάνι №1 |
| 2. τόρνος № 2 | 7. πριόνι |
| 3. τόρνος № 3 | 8. πάγκος έργασίας |
| 4. τρυπάνι № 3 | 9. φρέζα №3 |
| 5. τρυπάνι №2 | 10. φρέζα №2 |
| | 11. φρέζα №1 |


νονται μέ δρθιογνία διαστάσεων ἀναλόγων μέ τίς πραγματικές δια-
στάσεις τῶν μηχανημάτων.

β) Τά κυκλώματα τοῦ γενικοῦ φωτισμοῦ καὶ

γ) τά κυκλώματα τοῦ τοπικοῦ φωτισμοῦ.

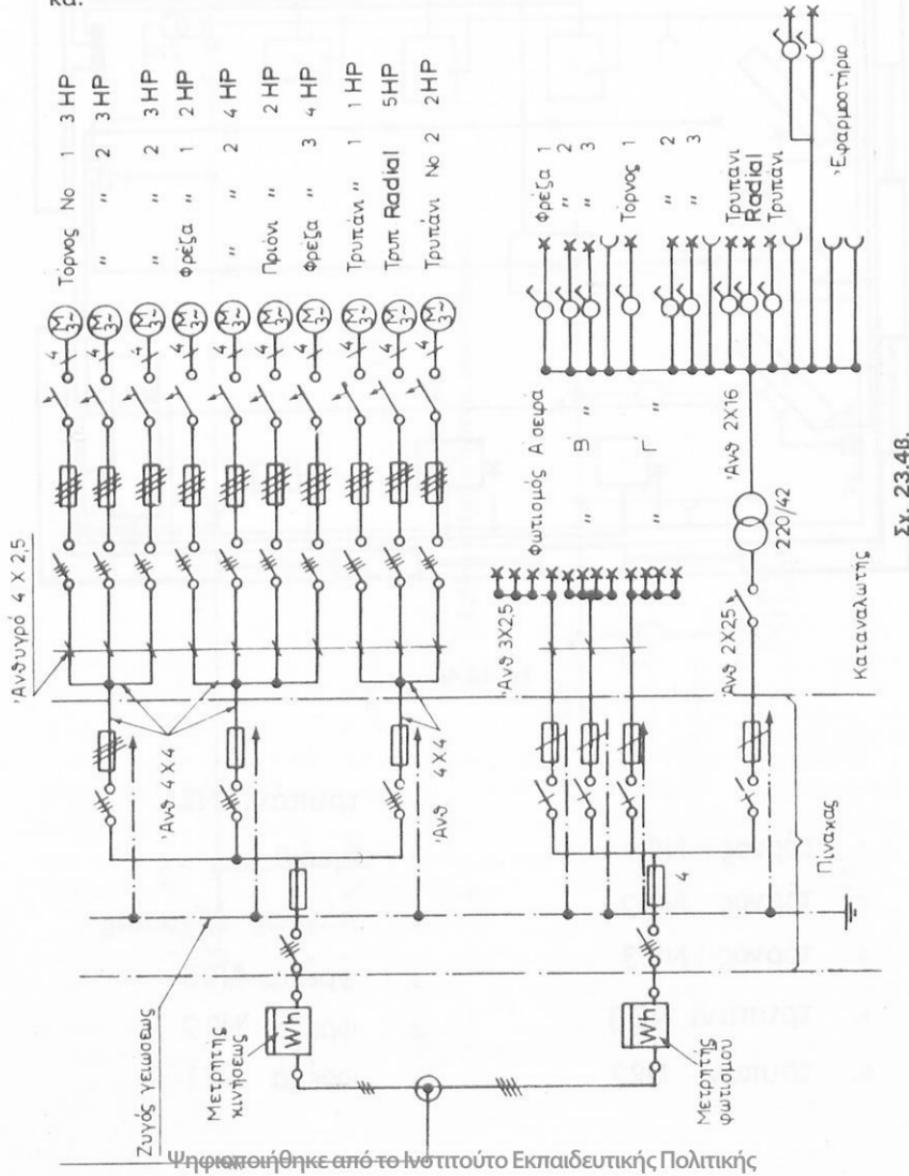Τά κυκλώματα κινήσεως (κυκλώματα τροφοδοτήσεως τῶν μηχανῶν) εἶναι τριφασικά. Τά κυκλώματα τοῦ γενικοῦ φωτισμοῦ καί τό κύκλωμα γιά τόν τοπικό φωτισμό καί τά ἐργαλεῖα χεριοῦ εἶναι μονοφασικά.



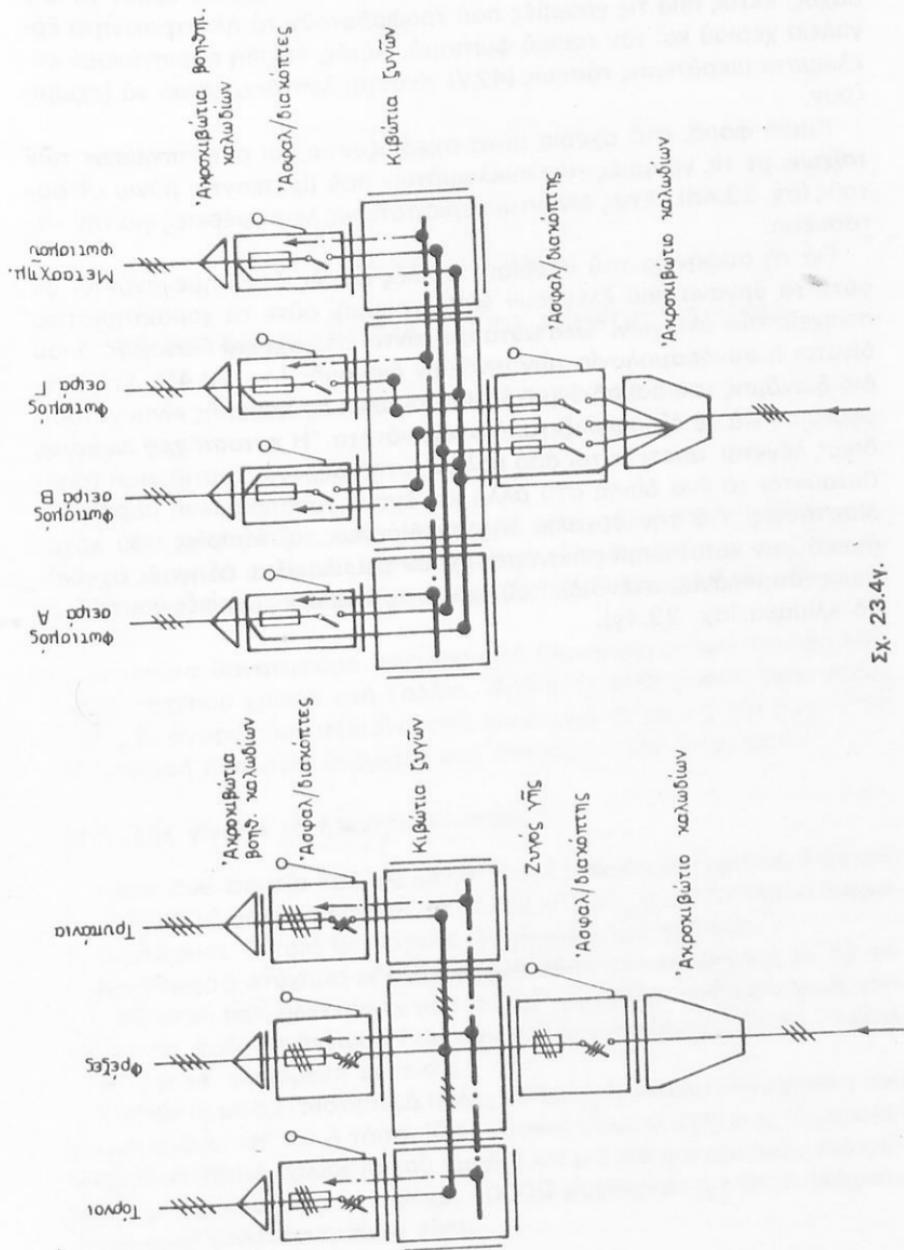

Οι γραμμές πού παριστάνουν τά διάφορα κυκλώματα έχουν τό ίδιο πάχος, έκτος από τίς γραμμές πού τροφοδοτοῦν τά ήλεκτροκίνητα έργαλεϊα χεριοῦ καὶ τὸν τοπικό φωτισμό. Αύτές, ἐπειδή παριστάνουν κυκλώματα μικρότερης τάσεως (42V) γίνονται λεπτότερες γιά νά ξεχωρίζουν.

Καμιά φορά, στά σχέδια αύτά σχεδιάζονται καὶ οἱ **κατακλίσεις τῶν τοίχων**, μέ τίς γραμμές τῶν κυκλωμάτων πού βρίσκονται πάνω σέ αὐτούς (σχ. 23.4α). "Ετσι, δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες γιά τήν κατασκευή.

Γιά τή σαφήνεια τοῦ σχεδίου, πολλές φορές δέν σημειώνονται σέ αύτό τά ὅργανα πού ἐλέγχουν κάθε γραμμή, οὕτε τά χαρακτηριστικά στοιχεῖα τῶν ἀγωγῶν. "Ολα αύτά φαίνονται στό **σχέδιο διανομῆς**, ὅπου δίνεται ἡ συνδεσμολογία τῶν πινάκων διανομῆς (σχ. 23.4β). Στό σχέδιο διανομῆς τοῦ παραδείγματός μας, οἱ πίνακες διανομῆς εἶναι χυτοσιδερένιοι, γιά νά ἔξασφαλίζεται ἡ στεγανότητα. 'Η **χυτοσιδηρή διανομή**, ὅπως λέγεται, ἀποτελεῖται ἀπό πολλά χυτοσιδερένια κουτιά, πού τοποθετοῦνται τό ἔνα δίπλα στό ἄλλο καὶ ἔχουν τυποποιημένη μορφή καὶ διαστάσεις. Γιά τήν εύκολία τῆς σχεδιάσεως, οἱ ἑταίριες πού κατασκευάζουν χυτοσιδηρές διανομές ἔχουν καὶ πλακίδια, ὀδηγούς σχεδιάσεως (σαμπλόνες, στένσιλ), πού ἔχουν τίς διάφορες μορφές κουτιῶν ύπό κλίμακα (σχ. 23.4γ).

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

24.1 Γενικά.

Τό ήλεκτρικό ρεύμα, πού τόσα πολλά προσφέρει στό σύγχρονο πολιτισμό, έχει τό σοβαρό μειονέκτημα νά είναι έπικινδυνο γιά τόν ανθρωπο. Καί είναι τόσο έπικινδυνο, πού συχνά προκαλεῖ καί αύτόν τό θάνατο.

Τό πρώτο θανατηφόρο άτυχημα άπό ήλεκτρικό ρεύμα συνέβη έδω και 90 περίπου χρόνια στή Γαλλία. Άπο τότε κάθε χρόνο ένας στούς 100.000 άνθρωπους πεθαίνει άπό ήλεκτρικό άτυχημα, καί αύτή είναι μία σοβαρή άναλογία άνάμεσα στά διάφορα άλλα άτυχήματα.

24.2 Πώς γίνεται τό ήλεκτρικό άτυχημα.

"Οταν δύο σημεία τοῦ σώματός μας βρεθοῦν σέ μεγάλη διαφορά δυναμικοῦ, τό ρεύμα περνά μέσα άπό τό σώμα μας καί προκαλεῖ διάφορα φαινόμενα. Τέτοια φαινόμενα θά άναφέρομε πιό κάτω.

Συνήθως τό άτυχημα προέρχεται είτε άπό τήν έπαφή μας μέ τά μεταλλικά μέρη μιᾶς ήλεκτρικῆς συσκευῆς, πού παρουσιάζει διαρροή, είτε άπό τό άπ' εύθειας άγγιγμα ένός άγωγοῦ ύπό τάση, πού έτυχε νά είναι γυμνός ή μέ φθαρμένη μόνωση.

"Αντίθετα μέ δι πιστεύει ό πολύς κόσμος, ή ένταση είναι έκείνη πού μᾶς σκοτώνει καί οχι ή τάση. Έπικινδυνες είναι οι έντασεις οι μεγαλύτερες άπό 25mA (χιλιοστά τοῦ άμπερ) καί μιά καί ή άντίσταση τοῦ σώματός μας μπορεῖ νά πέσει μέχρι 1000Ω συμπεραίνομε δι ή έλαχιστη θεωρητικά έπικινδυνη τάση είναι:

$$0,025 \times 1000 = 25V$$

Οι κανονισμοί δημιουργοῦν τήν τάση αύτή έπικινδυνη. Ό Πίνακας 24.2.1 μᾶς δίνει τήν έπιδραση τῶν έντασεων στόν ἄνθρωπο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 24.2.1.
Η έπιδραση τῶν έντασεων στόν ἄνθρωπο.

- “Ένταση 1 mA δέν εἶναι αίσθητή.
- “Ένταση 1 ώς 8 mA έλαχιστα αίσθητή.
- “Ένταση 8 ώς 15 mA όδυνηρή, προκαλεῖ σύσπαση τῶν μυῶν.
- “Ένταση 20 ώς 50 mA προκαλεῖ παράλυση μυῶν καὶ συμπτώματα άσφυξίας.
- “Ένταση 110 ώς 200 mA προσβάλλει τήν καρδιά καὶ έπιφέρει τό θάνατο.
- “Ένταση μεγαλύτερη από 200 mA προκαλεῖ έγκαυμάτα.

“Άς δοῦμε ἔνα παράδειγμα: “Εστω ὅτι ἀγγίζαμε ἔναν ἀγωγό, πού ἔχει δυναμικό 200V περίπου. Τά πόδια μας, πού πατοῦν τή γῆ, ἔχουν δυναμικό 0V. Έχομε λοιπόν διαφορά δυναμικοῦ $200 - 0 = 200V$. Ετσι μία σημαντική ἔνταση ρεύματος ἀγωγοῦ περνᾷ μέσα ἀπό τό σῶμα μας.

“Αν τό ἀτύχημα τό ἀναλύσομε ἡλεκτρολογικά, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία ἐφαρμογή τοῦ νόμου τοῦ ὥμ. Από τό σῶμα μας περνᾶ ρεῦμα ἔντασεως:

$$I = \frac{V}{R}$$

Αύτό τό I καθορίζει καὶ τίς συνέπειες, πού θά ἔχει στό σῶμα μας τό ἀτύχημα.

“Η ἀντίσταση σέ ὥμ, πού παρουσιάζει τό σῶμα μας, ἔξαρτάται ἀπό πολλά πράγματα. Μπορεῖ νά φθάσει ἀπό 1000Ω μέχρι χιλιάδες ὥμ, ἀνάλογα μέ τό ἄν τό χέρι μας, πού ἔπιασε τόν ἀγωγό, εἶναι βρεγμένο ἢ ὅχι. Ακόμη παίζει ρόλο καὶ ἡ ψυχική μας κατάσταση, δηλαδή ἄν εἴμαστε χαρούμενοι ἢ στενοχωρημένοι. Ο χαρούμενος ἄνθρωπος ἔχει μεγαλύτερη ἀντίσταση στό θάνατο ἀπό ἡλεκτροπληξία.

“Εστω λοιπόν στό παράδειγμά μας ὅτι ἡ ἀντίσταση τοῦ ἄνθρωπου, πού βρέθηκε σέ διαφορά δυναμικοῦ 200V, εἶναι 5000Ω . Τότε θά πέρασει ἀπό μέσα του μία ἔνταση:

$$I = \frac{200}{5000} = 0,04A = 40mA$$

‘Από τόν προηγούμενο πίνακα βλέπομε ὅτι ὁ ἄνθρωπος θά ὑποστεῖ παράλυση μυῶν καὶ θά ἐμφανίσει συμπτώματα άσφυξίας. Άν δέν τοῦ κάνουμε τεχνητή ἀναπνοή, μπορεῖ καὶ νά πεθάνει.

‘Επειδή εἶναι δύσκολο νά καθορίσει κανείς τήν ἔνταση καὶ τήν ἀντίσταση, ἐνῶ τήγ τάση τήν ξέρει κατά κανόνα πάντα, γι’ αὐτό χωρίσαμε

τά άτυχήματα σέ κατηγορίες κατά τάσεις. "Ας δοῦμε λοιπόν τί συμβαίνει στίς διάφορες τάσεις.

Σέ μία τάση 100V.

"Ενας χυπόλητος, πού πατά σέ τσιμέντο καί πού ἔρχεται σέ έπαφή μέ τήν τάση τῶν 100V, δέν πρόκειται νά γλυτώσει τό θάνατο.

"Ενας πού φορά παπούτσια καί πατά σέ στεγνό ἔδαφος θά αισθανθεῖ ἔνα γερό κτύπημα ἀπό τό ρεῦμα, ἀλλά ἔχει πολλές πιθανότητες νά γλυτώσει.

"Ενας πού φορά λαστιχένια παπούτσια μόλις καί θά αισθανθεῖ ὅτι τόν κτύπησε ρεῦμα.

Σέ μία τάση 1000V.

'Ο χυπόλητος πιθανόν νά μή πεθάνει, δπωσδήποτε ὅμως θά πάθει σοβαρά ἐγκαύματα.

Αύτός πού φορά παπούτσια εἶναι ἐκεῖνος πού κατά πάσα πιθανότητα δέν θά γλυτώσει ἔνα σοβαρό ἀτύχημα.

Αύτή τή φορά αύτός μέ τά λαστιχένια παπούτσια θά αισθανθεῖ ἔνα δυνατό κτύπημα.

Σέ μία τάση 10.000V.

'Ο χυπόλητος θά πάθει ἐγκαύματα καί ἄλλα σοβαρά ἐπακόλουθα, ἀλλά θά γλυτώσει.

Αύτός πού φορά παπούτσια θά πάθει σοβαρά ἐγκαύματα χωρίς νά ἀποκλείεται καί ὁ θάνατος.

'Ο ἄνθρωπος μέ τά λάστιχα δέν ἔχει καμιά ἐλπίδα νά σωθεῖ.

"Όλα τά παραπάνω βέβαια ισχύουν, ἀν ἡ πηγή τοῦ ρεύματος ἔχει μεγάλη ισχύ.

'Η τάση π.χ. στό μπουζί τοῦ αὐτοκινήτου εἶναι πολύ μεγάλη, ὅμως εἶναι ἀκίνδυνη, γιατί ἡ πηγή δέν μπορεῖ νά δώσει ρεῦμα μεγάλης ἐντάσεως.

"Άλλος συντελεστής, πού ἐπηρεάζει τό ἀποτέλεσμα τοῦ ἀτυχήματος, εἶναι τό εἴδος τοῦ ρεύματος, ἀν δηλαδή εἶναι συνεχές ἢ ἐναλλασσόμενο.

Τό συνεχές ρεῦμα δέν προκαλεῖ τόση ζημιά ὅση κάνει τό ἐναλλασσόμενο. 'Επίσης ἡ συχνότητα παίζει μεγάλο ρόλο. 'Η χειρότερη συχνότητα εἶναι τῶν 60 περιόδων.

Οι μεγάλες συχνότητες δέν προκαλοῦν ζημιές. "Οσο πιό μεγάλη εἶναι ἡ συχνότητα, τόσο πιό ἀκίνδυνο εἶναι τό ρεῦμα.

24.3 Ποιά είναι τά συμπτώματα ήλεκτροπληξίας.

Τά ᾱμεσα συμπτώματα, δηλαδή έκεινα πού μπορεῖ νά παρουσιασθούν ᾱμέσως, άνάλογα μέ τήν ένταση πού προκαλεῖ τήν ήλεκτροπληξία, είναι:

α) Τό **ήλεκτρικό στίγμα**, δηλαδή ένα περίεργο μικρό κάψιμο (έντάσεις μεγαλύτερες από 0,5Α).

β) **Έγκαύματα** βαθιά καί πολλά (έντάσεις μεγαλύτερες από 5Α).

γ) Ό κτυπημένος **χάνει τίς αισθήσεις του**, παθαίνει σπασμούς σάν έπιληψία, σταματά ή άναπνοή του, ή καρδιά δέν άκούγεται, μπορεῖ νά πέσει καί ή θερμοκρασία του, μέ λίγα λόγια μοιάζει σάν πεθαμένος. Αύτό όμως δέν σημαίνει ότι καί πραγματικά πέθανε.

Γι' αύτό δέν άφήνομε ποτέ χωρίς πρώτες βοήθειες τόν κτυπημένο από ρεῦμα, όσο καί ἄν μοιάζει μέ πεθαμένο (έντάσεις από 20 ως 200Α).

24.4 Τί βοήθεια μποροῦμε νά προσφέρομε.

Φυσικά ή πρώτη μας δουλειά είναι νά ξεκολλήσομε τό θύμα τῆς ήλεκτροπληξίας από τό ρεῦμα. Τό ξεκόλλημα φυσικά δέν γίνεται μέ τό νά πάμε νά τόν τραβήξομε, γιατί **τότε θά ύποστοῦμε καί έμεις τήν έπιδραση τοῦ ρεύματος καί θά δημιουργήσομε μία άλυσίδα από ήλεκτρόπληκτους.**

'Ελευθερώνομε λοιπόν τόν κτυπημένο από τό ρεῦμα, **άφοῦ προηγουμένως κατεβάσομε τό διακόπτη**. "Άν δέν μπορεῖ νά γίνει αύτό, τότε χρησιμοποιοῦμε ένα στεγνό ξύλο ή κάποιο άλλο μονωτικό.

'Αφοῦ τόν άπομακρύνομε από τό ρεῦμα, καί τόν ξαπλώσομε, ξεκουμπώνομε τά ροῦχα του καί τόν σκεπάζομε μέ μία κουβέρτα γιά νά μήν κρυώσει.

Κατόπιν άρχιζομε τεχνητή άναπνοή. Ή δουλειά αύτή πρέπει νά γίνει έπι τόπου. Κάθε δευτερόλεπτο πού θά χάσομε λιγοστεύει τίς πιθανότητες σωτηρίας. Δέν περιμένομε συνεπῶς νά τόν μεταφέρομε άλλού γιά νά τοῦ κάνομε τεχνητή άναπνοή.

Πρίν άρχισομε τήν τεχνητή άναπνοή, τοῦ άνοίγομε τό στόμα καί τραβοῦμε έξω τή γλώσσα του μ' ένα μαντήλι.

'Η τεχνητή άναπνοή θά κρατήσει πολύ ώρα. Τό ότι δέν θά έχομε αποτέλεσμα ᾱμέσως, δέν πρέπει νά μᾶς άπογοητεύει. Σταματᾶμε μόνο, όταν ο γιατρός, τόν όποιο στό μεταξύ έχομε καλέσει, διαπιστώσει θάνατο πραγματικό καί όχι φαινόμενα θανάτου.

Δέν πρέπει ποτέ νά μεταφέρομε τό θύμα, πρίν άρχισει ή κανονική λειτουργία τῆς άναπνοης. Άπαγορεύεται νά διακοπεῖ ή τεχνητή άναπνοή, ἄν δέν άρχισει ή κανονική.


'Αφοῦ συνέλθει θά πρέπει γιά 24 ώρες νά τόν παρακολουθεῖ γιατρός, γιατί μπορεῖ υστερά από ώρα νά ξανασταμάτησει ή άναπνοή του.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρέπει νά κάνομε τεχνητή άναπνοή σέ κάθε ήλεκτρόπληκτο πού στα-
μάτησε ή άναπνοή του, άνεξάρτητα από τό πόση ώρα έχει περάσει άπο
τό κτύπημα.

24.5 Πῶς γίνεται ή τεχνητή άναπνοή.

Ή καλύτερη θέση τοῦ θύματος γιά τήν τεχνητή άναπνοή εἶναι νά τό
βάλομε μπρούμυστα, μέ λυγισμένους τούς άγκώνες καί τίς ακρες τῶν χε-
ριῶν τή μία πάνω στήν άλλη. Τό κεφάλι θά εἶναι γυρισμένο στά πλάγια
(σχ. 24.5α).

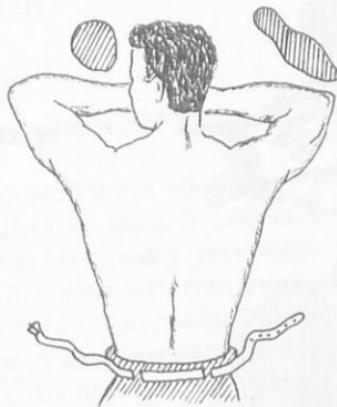

Σχ. 24.5α.



Ⓐ

Σχ. 24.5β.



Ⓑ

Έμεις στεκόμαστε πρός τή μεριά τοῦ κεφαλιοῦ μέ τό ἔνα πόδι γονα-
τισμένο [σχ. 24.5β (α)]. "Οταν κουραζόμαστε, άλλαζομε γόνατο ή μπο-
ροῦμε νά γονατίσομε καί στά δύο πόδια. Μέ τεντωμένα τά μπράτσα
μας βάζομε τίς παλάμες ἐπάνω στή ράχη τοῦ θύματος. Φροντίζομε οι
καρποί τοῦ χεριοῦ μας νά εἶναι στήν ἵδια γραμμή μέ τίς μασχάλες του
[σχ. 24.5β (β)].

Χωρίς νά λυγίσουμε τά μπράτσα μας σκύβομε πρός τά έμπρός και ση-
κώνομε τό κορμί μας, ώσπου τά μπράτσα μας νά βρεθοῦν κατακόρυφα
και έτσι πιέζομε μέ τό βάρος μας τό στήθος του. Προσέχομε νά μή βά-
λομε δύναμη, άφήνομε μόνο τό βάρος τοῦ κορμιοῦ μας νά κάνει αύτή
τή δουλειά (σχ. 24.5γ).



Σχ. 24.5γ.



Σχ. 24.5δ.

Τώρα άρχιζομε σιγά - σιγά νά πηγαίνομε τό σῶμα πρός τά πίσω τρα-
βώντας γρήγορα τά χέρια άπο τήν πλάτη, γιά νά φουσκώσει πάλι τό
στήθος. Πιάνομε κατόπιν τά μπράτσα τοῦ θύματος κοντά στούς άγκω-
νες και χωρίς δύναμη τά τραβοῦμε πρός τά έπάνω καθώς καθόμαστε,
μέχρις ότου συναντήσομε άντίσταση (σχ. 24.5δ). Βοηθοῦμε έτσι τό
στήθος νά άνοιξει (είσπνοή).

Σιγά - σιγά ξαναβάζομε τά χέρια στή θέση τους και άρχιζομε άπο τήν
άρκη. Αύτός ο κύκλος κρατᾶ 5 περίπου δευτερόλεπτα. Ἐπειδή θά κρα-
τήσει πολύ ή τεχνητή άναπνοή, θά χρειασθεῖ νά άλλάξομε μέ κάποιον
ἄλλον. Ἡ άλλαγή πρέπει νά γίνει χωρίς νά χαθεῖ ο ρυθμός.

‘Η σημασία τῆς τεχνητῆς άναπνοῆς εἶναι μεγάλη.

Τό ποσοστό τῶν άνθρωπων πού σώθηκαν εἶναι σημαντικό. Άλλα καί μία μικρή πιθανότητα ἄν ύπάρχει, ἀξίζει νά άγωνισθοῦμε γιά μία άνθρωπινη ζωή.

‘Υπάρχει καί ἔνα ἄλλο εἶδος τεχνητῆς άναπνοῆς, τό λεγόμενο «τό φίλι τῆς ζωῆς». Στήν περίπτωση αύτή κολλοῦμε τό στόμα μας στό στόμα τοῦ ἡλεκτρόπληκτου καί φυσοῦμε μέσα του, δσο μποροῦμε πιό δυνατά. Γιά τήν ἐφαρμογή αύτοῦ τοῦ συστήματος χρειάζεται εἰδική διδασκαλία. ‘Η ΔΕΗ ἔχει εἰδικό τμῆμα διδασκαλίας Α΄ Βοηθειῶν γιά πρόσωπα ξένα πρός τή ΔΕΗ.

24.6 Ανακεφαλαίωση.

Τά άτυχήματα ἔχουν καταταχθεῖ σύμφωνα μέ τήν τάση τῶν ρευμάτων.

Στά 100V πρέπει δπωσδήποτε νά είμαστε μονωμένοι ἀπό τή γῆ.

Στά 1000V καλό εἶναι νά είμαστε μονωμένοι.

Στά 10.000V πρέπει νά είμαστε γειωμένοι.

Τό συνεχές ρεῦμα δέν προκαλεῖ τόση ζημιά, δση τό ἐναλλασσόμενο.

“Αμεσα συμπτώματα τοῦ ἡλεκτρικοῦ άτυχήματος εἶναι τό **ἡλεκτρικό στίγμα, τά ἐγκαύματα, ή ἀπώλεια τῶν αισθήσεων.**

Ποτέ δέν ἀφήνομε τόν ἡλεκτρόπληκτο χωρίς παροχή πρώτων βοηθειῶν, δσο καί ἄν παρουσιάζει συμπτώματα θανάτου.

‘Η σπουδαιότερη βοήθεια εἶναι ή τεχνητή άναπνοή.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

25.1 Γενικά.

Οι έσωτερικές έγκαταστάσεις πρέπει νά άκολουθοῦν δρισμένους κανόνες άσφαλείας. "Αν δέν έφαρμοσθοῦν οι κανόνες αύτοί, τότε έκεινος πού θά χρησιμοποιήσει τίς έγκαταστάσεις κινδυνεύει νά πάθει ήλεκτροπληξία καί ο τεχνίτης - έγκαταστάτης νά έχει σοβαρές συνέπειες.

Σκοπός τοῦ Κανονισμοῦ εἶναι νά ξέσφαλίσει τά πρόσωπα, πού ἔρχονται σ' ἐπαφή μέ τόν ήλεκτρισμό, ἀπό τούς διαφόρους κινδύνους πού παρουσιάζει ή χρήση τοῦ ρεύματος.

Έμας δέν μᾶς ἐνδιαφέρει δλόκληρος ὁ Κανονισμός, ἄλλα μόνο έκεινα τά μέρη, πού ἀναφέρονται στήν άσφαλειά μας. Τά κεφάλαια, πού άκολουθοῦν, δέν μποροῦν σέ καμία περίπτωση νά άντικαταστήσουν τά ἄρθρα τοῦ Κανονισμοῦ.

25.2 Ποιά εἶναι ή σημασία τῶν ὅρων πού θά χρησιμοποιήσομε.

Πρίν προχωρήσομε στά ἄρθρα τοῦ Κανονισμοῦ πρέπει νά ξεκαθαρίσομε τή σημασία δρισμένων λέξεων - ὅρων πού θά χρησιμοποιούμε.

Άγωγοι. Εἶναι μεταλλικά σύρματα, εἴτε γυμνά εἴτε μονωμένα, πού χρησιμοποιοῦνται γιά νά μεταφέρουν τό ήλεκτρικό ρεῦμα. Τά σύρματα αύτά εἶναι κατά κανόνα χάλκινα ή ἀλουμινένια.

Άγωγός οὐδέτερος. Εἶναι ο ἀγωγός, πού συνδέεται μέ τό οὐδέτερο σημεῖο τοῦ συστήματος. Δηλαδή ο ἀγωγός, πού δέν έχει τάση. Τόν ξεχωρίζομε ἀπό τό γκρίζο χρῶμα, πού συνήθως έχει.

Άγωγός φάσεως. Εἶναι ο ἀγωγός, πού συνδέεται μέ τούς άκροδέκτες τῶν φάσεων ἐνός συστήματος. Δηλαδή ο ἀγωγός, πού έχει τάση. Τούς άγωγούς αύτούς τούς ξεχωρίζομε ἀπό τά συνηθισμένα χρώματά τους, μαύρο, κόκκινο, καφέ.

Άγωγός γειώσεως. Είναι ό αγωγός, πού συνδέει τή συσκευή, πού θά γειώσομε, μέ τό ήλεκτρόδιο γειώσεως. Ο αγωγός αύτός είναι εἴτε γυμνός, εἴτε μέ κίτρινη μόνωση.

Άκροδέκτης γειώσεως ή συνδετήρας γειώσεως. Είναι μία έπαφή, πού βρίσκεται έπανω στά μεταλλικά μέρη τής συσκευῆς πού θά γειώσομε, καί μᾶς βοηθᾶ νά στερεώσομε τόν αγωγό γειώσεως. Συνήθως είναι μία χάλκινη βίδα.

Άντισταση γειώσεως. Είναι ή άντισταση, πού φέρνει δρισμένο μῆκος έδαφους στό πέρασμα τοῦ ρεύματος πρός τή γῆ.

Απόζευξη σέ δλους τούς πόλους λέμε τό σύγχρονο κόψιμο δλῶν τῶν αγωγῶν ένός κυκλώματος άκόμη καί τοῦ ούδετέρου, **έκτός ὅμως από τόν κίτρινο αγωγό**, πού χρησιμεύει άποκλειστικά γιά τή γείωση.

Κολλάρο γειώσεως ή περιλαίμιο γειώσεως λέμε τό έξαρτημα πού μᾶς βοηθᾶ νά σφίξομε τόν αγωγό γειώσεως έπανω στό ήλεκτρόδιο γειώσεως.

Κολλάρο στηρίζεως λέμε ένα έξαρτημα, πού χρησιμεύει γιά νά στερώνομε τό σωλήνα στούς τοίχους ή στίς όροφές.

Κουτί διακλαδώσεως λέμε ένα κουτί κλειστό, πού έχει μέσα διακλαδωτήρες, καί μᾶς βοηθᾶ νά ένώνομε ή νά διακλαδώνομε αγωγούς καί νά κάνομε έτσι κυκλώματα.

Λήψη ρεύματος λέμε τό ζευγάρι πού σχηματίζει μία πρίζα καί ένα φίσ. Χρησιμεύει γιά τήν τροφοδότηση κινητῶν συσκευῶν.

Ξερός χῶρος λέγεται ένας χῶρος, πού δέν έχει μόνιμη ύγρασία. Μπορεῖ βέβαια σέ έξαιρετικές περιπτώσεις νά παρουσιάζει ύγρασία.

Όνομαστική τάση, ένταση, ισχύς ένός κινητήρα είναι οι τιμές τής τάσεως, έντάσεως καί ίσχυος, πού σημειώνονται έπανω στήν πινακίδα.

Σειρίδα λέμε μία όμαδα άπό δύο ή περισσότερους μονωμένους αγωγούς, πού είτε σχηματίζουν στριμμένο κορδόνι, είτε είναι τοποθετημένοι δλοι μαζί σ' ένα μονωτικό περίβλημα.

Στεγανή συσκευή λέμε μία συσκευή, πού δέν άφηνε νά περάσει μέσα της χιόνι, βροχή καί γενικά διάφορα ύγρα άπό πιτσιλίσματα.

Στοιχεία έπισημάνσεως είναι τά στοιχεῖα, πού γράφομε έπανω στήν πινακίδα ή τό σῶμα μιᾶς συσκευῆς ή ένός όργανου. Τά στοιχεῖα αύτά χαρακτηρίζουν τήν κανονική λειτουργία.

Συντηκτικό σύρμα είναι ένα σύρμα, πού λιώνει σέ δρισμένα άμπέρ. Χρησιμοποιεῖται στίς άσφαλειες γιά προστασία τοῦ κυκλώματος άπό ύπερεντάσεις.

Υγρός χῶρος είναι ό χῶρος, πού έχει ύδρατμούς, χωρίς όμως νά σχηματίζονται σταγόνες ή νά ποτίζουν οι τοῖχοι καί ή όροφη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

ΓΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

26.1 Γενικά γιά τή γείωση.

Οι μεταλλικοί σωλήνες ή τά μεταλλικά περιβλήματα τῶν καλωδίων και τά μεταλλικά μέρη τῶν συσκευῶν ή όργάνων γειώνονται. Αύτό γίνεται, γιατί, ἀν πάθει κάποια βλάβη ή μόνωση τῶν ἀγωγῶν και διαφύγει ρεῦμα πρός τά μεταλλικά μέρη τότε:

α) Δέν πρέπει νά γίνουν αύτά ἐπικίνδυνα γιά ἔκείνους πού θά τά ἀγγίξουν, ἀλλά νά γίνουν γέφυρα γιά νά περάσει τό ρεῦμα πρός τή γῆ.

β) Πρέπει νά βοηθήσομε τήν ἀσφάλεια νά καεῖ ή τόν αὐτόματο νά πέσει λόγω τῆς ὑπερεντάσεως, πού θά παρουσιασθεῖ ἀπό τό ρεῦμα, πού θά φύγει πρός τή γῆ.

Ἡ γείωση διακρίνεται σέ: α) **ἄμεση**, β) **ἔμμεση στόν οὐδέτερο κόμβο** και γ) **γείωση μέ ρελαί**.

26.2 Γείωση προστασίας μεταλλικῶν τμημάτων και περιβλημάτων ἀγωγῶν.

Κάθε μεταλλικό κομμάτι, πού μπορεῖ νά βρεθεῖ σέ τάση ἀπό τυχαία βλάβη τῆς μονώσεως τῶν ἀγωγῶν, πρέπει νά γειώνεται.

Γιά τά μηχανοστάσια, πού ἔχουν τριφασική διανομή και ἐπομένως τάση 380V, γειώνομε ὅλα τά μεταλλικά τους, ἀνεξάρτητα ἀπό τό δ, τι μπορεῖ ὁ χῶρος νά είναι ξερός.

Στούς μεταλλικούς σωλήνες, ἐκτός ἀπό τή γείωση, γεφυρώνομε ὅλα τά ἔξαρτήματα, δηλαδή μούφες, κουτιά, γωνίες, καμπύλες. ቩ γεφύρωση γίνεται μέ κολλάρα γειώσεως και γυμνό ἀγωγό.

26.3 Διατομή και ἐγκατάσταση τῶν ἀγωγῶν γειώσεως.

“Οταν ὁ ἀγωγός τῆς γειώσεως είναι γυμνός χαλκός, πρέπει νά μήν είναι μικρότερος ἀπό 6mm². Τότε ὅμως τόν τοποθετοῦμε ἔτσι, πού νά μή κινδυνεύει ἀπό σπάσιμο και νά μήν ἀκουμπᾶ ἐπάνω σέ μέρη οἰκοδομῆς, πού πιάνουν εύκολα φωτιά.


“Ἄν ὅμως χρειασθοῦμε διατομή κάτω τῶν 6mm², οἱ ἀγωγοί πρέπει

νά είναι μονωμένοι καί προστατευμένοι μέσα σέ σωλήνα. 'Η μόνωσή τους πρέπει νά έχει κίτρινο χρώμα. 'Ο άγωγός γειώσεως μπορεῖ νά το ποθετηθεῖ στόν ίδιο σωλήνα μέ τους άγωγούς φάσεως, άλλα τότε θά έχει τήν ίδια μόνωση μέ αυτούς καί περίβλημα κίτρινου χρώματος. 'Επι πλέον δέ μπορεῖ νά έχει μικρότερη διατομή άπό αυτούς.

26.4 Γείωση φορητῶν ἡ κινητῶν συσκευῶν.

'Η γείωση τῶν συσκευῶν αύτῶν γίνεται μ' ἔναν εἰδικό βοηθητικό ἀγωγό ἐνσωματωμένο στίς σειρίδες, πού φέρουν τό ρεῦμα (σχ. 26.4).


'Η σύνδεση γίνεται μέ μία εἰδική ἐπαφή, πού έχουν ἡ πρίζα καί τό φίς.

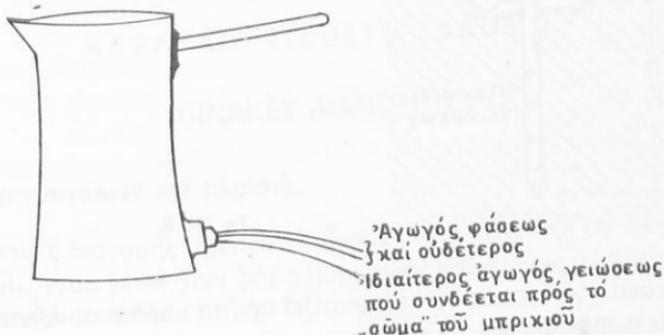

Σχ. 26.4.

26.5 Γείωση στούς νεροσωλῆνες.

Στίς μονοφασικές ἐγκαταστάσεις γιά νά γειώσομε τήν ἐγκατάσταση μποροῦμε νά τή συνδέσομε στούς νεροσωλῆνες (σχ. 26.5). Στήν περίπτωση αύτή γεφυρώνομε τό μετρητή μέ άγωγό τῶν 16mm^2 .

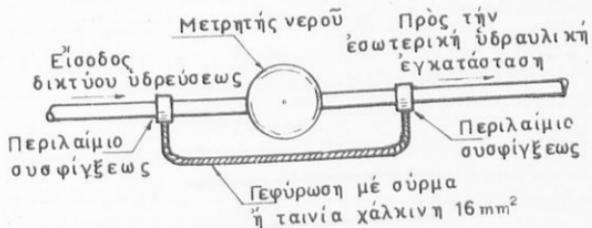

Σχ. 26.5.


26.6 Ήλεκτρόδια γειώσεως.

Ήλεκτρόδια κατάλληλα γιά γειώσεις είναι:

α) Νεροσωλήνες μεταλλικοί, πού βρίσκονται μέσα στή γῆ.

β) Μεταλλικές πλάκες ή ταινίες ή σωλήνες χωμένοι μέσα στή γῆ.

Η γείωση στό σύστημα νεροῦ είναι πάντα ή προτιμότερη. Η σύνδεση έπάνω στό σωλήνα γίνεται μέ κολλάρο χάλκινο έπικασσιτερωμένο (σχ. 26.6), πού έχει πλάτος 25mm και πάχος 1mm.

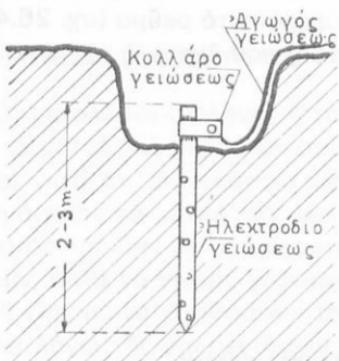

Σχ. 26.6.

Η σύνδεση γίνεται άφοῦ καθαρισθεῖ πρῶτα καλά ο σωλήνας. Μετά τή σύνδεση πισσώνομε τό κολλάρο.

26.7 Απαράδεκτη γείωση.

Απαγορεύεται νά χρησιμοποιοῦνται οι σωλήνες τῆς Θερμάνσεως, τοῦ γκαζιοῦ, τοῦ άλεξικεραύνου καί τοῦ ραδιοφώνου σάν άγωγοί γειώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

27.1 Θέση πινάκων καί πλαίσια.

Οι πίνακες διανομῆς πρέπει νά εἶναι έγκαταστημένοι σέ θέσεις πού δέν σκονίζονται, δέν έχουν φόβο πυρκαγιᾶς καί κυρίως σέ θέση πού νά εἶναι εύκολα προσιτοί.

“Οταν δι πίνακας εἶναι τοποθετημένος σέ σανίδια, πρέπει νά μπαίνει άναμεσα στόν πίνακα καί τά σανίδια μία μεγάλη πλάκα ύλικοῦ πού δέν καίγεται.

Κάθε πίνακας, πού έχει στήν πίσω πλευρά του γυμνά έξαρτήματα, πρέπει νά προστατεύεται άπό πλευρικό πλαίσιο, πού νά μποροῦμε νά τό βγάζομε εύκολα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

‘Ο ήλεκτρισμός, μέ τίς πολλαπλές έφαρμογές του, άποτελεῖ ένα άπο τά κυριότερα βοηθήματα τοῦ άνθρώπου, στό έργοστάσιο, τή βιοτεχνία, τό συνεργείο, τά κτήματα, τό σπίτι. “Ομως, όπως τόσα ἄλλα μέσα τεχνολογικῆς ἀναπτύξεως, ἔτσι καὶ ὁ ήλεκτρισμός καμιά φορά, ὅταν ξεφεύγει τόν προσεκτικό ἔλεγχο τοῦ άνθρώπου, προξενεῖ ζημιές καὶ ἀτυχήματα, τά ὅποια πρέπει νά προλαβαίνομε, γιατί μερικές φορές ἔχουν συνέπειες ἔξαιρετικά σοβαρές.

Τά ήλεκτρικά ἀτυχήματα εἶναι σπάνια, ἀν λάβομε ὑπ’ ὅψη μας τή μεγάλη διάδοση τοῦ ήλεκτρισμοῦ. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς μερικοί νομίζουν, πῶς ἡ ἀσφάλειά τους εἶναι ἐγγυημένη, ἔστω καὶ ἀν δέν φροντίζουν γι’ αὐτήν. “Ομως ήλεκτρικά ἀτυχήματα συμβαίνουν. Καί ὅπως ἀποδεικνύεται μετά τά περισσότερα ἀτυχήματα ὀφείλονται σέ κάποια ἀμέλεια, παράλειψη ἡ αύθαιρεσία, πού οι συνέπειές τους εἶναι πολλές φορές τραγικές.

Οι ἐπόμενες ὁδηγίες ἔχουν σκοπό νά βοηθήσουν, ὥστε ἡ ἥδη ἀσφαλής χρήση τοῦ ήλεκτρισμοῦ νά γίνει ἀκόμα πιό ἀσφαλής.

1) “Ἄν ἔχετε λόγους νά ἀμφιβάλλετε γιά τήν ἀσφάλεια τῶν ήλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων καί συσκευῶν σας, καλέστε τό μόνο εἰδικό: **τόν ἀδειοῦχο ἐγκαταστάτη ήλεκτρολόγο.** Αὐτός μόνο θά κάνει ἐργασία σωστή καί ὑπεύθυνη.

2) Ή ηλεκτρική ἐγκατάσταση, γιά νά σᾶς ἔξυπηρετεῖ ἄνετα καί μέ πλήρη ἀσφάλεια, πρέπει νά ἔχει γραμμές μέ καλώδια ίκανοποιητικῆς διατομῆς. Δηλαδή τά ήλεκτροφόρα σύρματα, πρέπει νά εἶναι τόσο μεγαλύτερης διατομῆς (χονδρότερα), δσσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ κατανάλωσή σας. Γενικά δέν πρέπει νά χαμηλώνει τό φῶς, ὅταν ἀνάβετε τίς ήλεκτρικές συσκευές, πού ἔχετε στήν ἐγκατάστασή σας (σπίτι, κατάστημα, ἐργαστήριο ἡ ἐργοστάσιο). “Άλλο στοιχεῖο γιά τήν ἀσφαλή καί ἄνετη ἔξυπηρέτησή σας, εἶναι ἡ ὑπαρξη ἀρκετῶν γραμμῶν (κυκλωμάτων) καί πολλῶν ρευματοληπτῶν (πριζῶν), ὥστε νά ἀποφεύγονται οἱ ὑπερφορτίσεις. Τά πολύ συγκεντρωμένα φορτία (μέ λάμπες, συσκευές κλπ.) «κουράζουν» τίς ἐγκαταστάσεις ἐπικίνδυνα. Ἀποφεύγετε λοιπόν τίς πολλαπλές πρίζες.

3) Ζητεῖστε νά γειώνουν τίς έγκαταστάσεις σας και τίς ήλεκτρικές σας συσκευές. Άκομη και μικρές φορητές συσκευές όπως τό ήλεκτρικό σίδερο, τό δράπανο κ.α. πρέπει νά γειώνονται. Ή γείωση θά είναι ή μόνη προστασία σας, τό σωσίβιό σας, σέ περίπτωση διαρροϊς τού ρεύματος, λόγω όποιασδήποτε βλάβης τής συσκευής ή τής έγκαταστάσεώς σας.

4) Τά καμμένα φυσίγγια άσφαλειῶν νά τά άντικαθιστᾶτε μέ αλλα μέ τήν ίδια ίσχυ, πού γράφουν δηλαδή τά ίδια άμπερ, και έχουν τό ίδιο χρώμα μέ τό προηγούμενο στό κέντρο τής βάσεώς τους. Τά ένισχυμένα ή έπιδιορθωμένα φυσίγγια τῶν άσφαλειῶν, δέν άντιδροῦν σωστά και έτσι ύπάρχει πάντα τό ένδεχόμενο ένός άτυχήματος. Μή διακινδυνεύετε, λοιπόν, τή ζωή και τήν περιουσία σας, έπισκευάζοντας (πατρονάροντας) τά φυσίγγια τῶν άσφαλειῶν (μέ ψιλά σύρματα ή χρυσόχαρτο κλπ.).

5) Μήν άφαιρεῖτε τά καλύμματα και τούς προφυλακτήρες τῶν ήλεκτρικῶν συσκευῶν σας, προτοῦ άποσυνδέσετε τή συσκευή από τό ρευματοδότη, δηλαδή πρίν βγάλετε τήν πρίζα. Τά καλύμματα αύτά πρέπει νά ξανατοποθετοῦνται στή θέση τους, προτοῦ συνδεθεῖ ξανά ή συσκευή μέ τό ρευματοδότη.

6) **Προσέχετε:** Ή παραπάνω δδηγία, πρέπει νά έφαρμόζεται μέ σχολαστικότητα και στά ραδιόφωνα και ίδιαίτερα στά ραδιόφωνα συνεχοῦς - έναλλασσόμενου ρεύματος, και τούτο γιατί τό πλαίσιο τῶν ραδιοφώνων αύτῶν μπορεῖ νά βρεθεῖ σέ τάση.

Γιά λόγους άσφαλείας συνιστοῦμε έπισης:

α) Νά άποφεύγεται άκομη και ή άπλη έπαφή πρός τήν κεραία ή όποιασδήποτε άκάλυπτο τμῆμα τῶν ραδιοφώνων συνεχοῦς - έναλλασσόμενου ρεύματος.

β) Νά γίνεται κάθε χρόνο έλεγχος τῶν ραδιοφωνικῶν συσκευῶν άπό άρμόδιο τεχνικό. Ανάλογος έλεγχος πρέπει νά γίνεται άπαραίτητα και σέ κάθε περίπτωση διαρροϊς ρεύματος ή όποιασδήποτε βλάβης.

γ) Σέ περιοχές όπου έπαψε πλέον νά ύπάρχει συνεχές ρεῦμα, οί κάτοχοι τῶν ραδιοφώνων συνεχοῦς - έναλλασσόμενου ρεύματος έπιβάλλεται νά μετατρέψουν τό ραδιόφωνό τους, ώστε νά λειτουργεῖ μόνο μέ έναλλασσόμενο ρεῦμα. Αύτό γίνεται μέ τήν τοποθέτηση ένός μετασχηματιστή μέσα στό ραδιόφωνό τους, ή μέ τήν τροφοδότηση τού ραδιοφώνου τους μέσω έξωτερικοῦ μετασχηματιστή. Τίς τροποποιήσεις όμως αύτές πρέπει νά τίς κάνει μόνο ένας ειδικός ραδιοτεχνίτης.

7) Μήν άφαιρεῖτε τά καλύμματα διακοπῶν, ρευματοληπτῶν ή κουτιῶν διακλαδώσεων. Αντίθετα φροντίζετε γιά τήν άμεση άντικατάστασή ολων τῶν σπασμένων ή χαμένων καλυμμάτων.

8) Μή χρησιμοποιεῖτε πρόχειρες μπαλαντέζες, πού άποτελοῦνται άπο ένα κοινό ντουί και σύρμα, στά όποια προσαρμόζεται ό λαμπτήρας.

Άγοράσετε μία άσφαλή μπαλαντέζα μέ ξύλινη λαβή, που θά έχει τό λαμπτήρα και τήν ύποδοχή του προφυλαγμένα.


9) Έάν έχετε μικρά παιδιά, ύπαρχει πάντα ό κίνδυνος νά βάλουν μεταλλικά άντικείμενα στούς πόλους τῶν ρευματοληπτῶν. Γιά νά άποφύγετε άτυχήματα, που θά βάλουν σέ κίνδυνο τή ζωή τῶν παιδιῶν σας χρησιμοποιεῖτε τά είδικά πλαστικά βύσματα, που σφραγίζουν τίς έλεύθερες πρίζες ή χρησιμοποιεῖτε μόνον τίς ειδικές πρίζες άσφαλείας μέ καπάκι και είδική διάταξη, ή όποια άποκλείει τήν είσοδο ξένων άντικειμένων.

10) Μήν άφήνετε τά παιδιά νά σκαρφαλώνουν σέ στύλους ή πύργους τῶν ήλεκτρικῶν δικτύων.

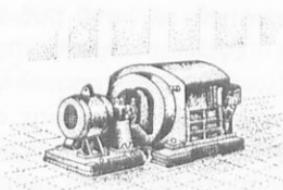
11) Έάν οδηγεῖτε γερανό, έκσκαφέα ή άλλο ψηλό όχημα, προσέχετε ίδιαίτερα, όταν πλησιάζετε ήλεκτροφόρες γραμμές. Πολλές φορές και ή άπλη προσέγγιση μπορεῖ νά προκαλέσει, άπό διαπήδηση τοῦ ρεύματος, ήλεκτρικό άτυχημα μέ τραγικές συνέπειες.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Τοποθετεῖτε καλύμματα και προφυλακτήρες σέ όλα άνεξαιρέτως τά ύπό τάση τμήματα έγκαταστάσεων ή συσκευῶν.



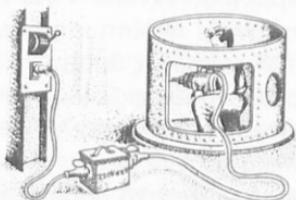
Χρησιμοποιεῖτε πολύ χαμηλή τάση (42 βόλτ) σέ ύγρους χώρους και άλλες περιπτώσεις, που όριζουν οι σχετικοί Κανονισμοί.




*Έργαζεσθε μέ έργαλεια γερά και κατάλληλα, μέ τίς λαβές μονωμένες και είδική άντιολισθηρή διάταξη.



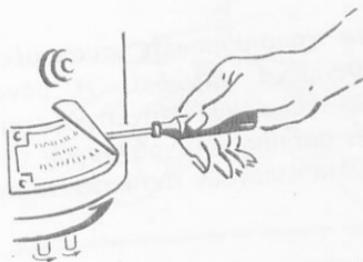
Μήν άφαιρεῖτε ή καταστρέφετε τίς πινακίδες τῶν ἡλεκτρικῶν συσκευῶν μέ τά στοιχεῖα λειτουργίας καὶ τό ὄνομα τοῦ κατασκευαστῆ.



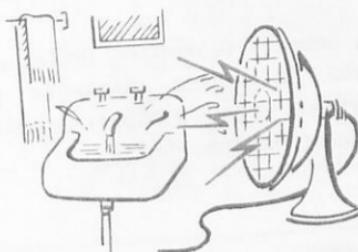Μή χρησιμοποιεῖτε τίς συνηθισμένες ἡλεκτρικές συσκευές στό δωμάτιο τοῦ λουτροῦ. Ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος ἡλεκτροπληξίας.



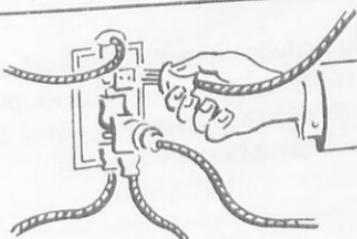
Μή συνδέετε πολλές ἡλεκτρικές συσκευές στήν ἴδια πρίζα. Οἱ ἀγωγοὶ ὑπερθερμαίνονται καὶ ὑπάρχει φόβος πυρκαγιᾶς.




Μήν ἀφήνετε τό σίδερο στήν πρίζα. Ὑπάρχει φόβος νά κάψετε τάροῦχα καὶ νά προκαλέσετε πυρκαγιές.



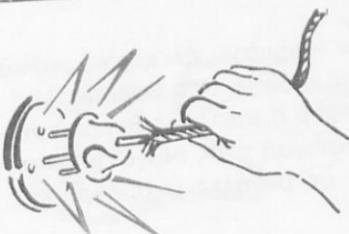Μήν τραβᾶτε τήν πρίζα ἀπό τό κορδόνι. Ἡ σειρίδα δέν ἀντέχει, θά φθαρεῖ καὶ θά προκύψει μεγάλος κίνδυνος ἡλεκτροπληξίας.



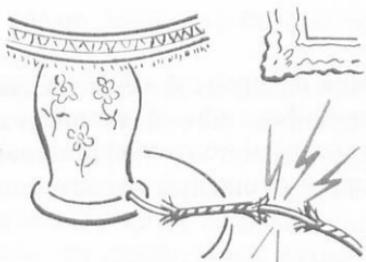
Μή χρησιμοποιεῖτε συσκευές μέ φθαρμένα καλώδια. Ή μόνωση τῶν καλωδίων καταστρέφεται μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου καί τά καλώδια ἀπαιτοῦν ἀντικατάσταση.




Μήν πιάνετε διακόπτες, πρίζες καί γενικά ἡλεκτρικές συσκευές μέ βρεγμένα χέρια. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ἡλεκτροπληξίας.



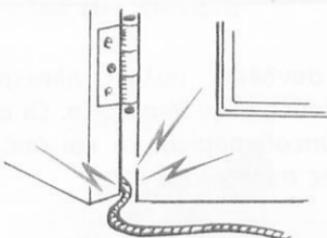
Μήν περνᾶτε ἡλεκτρικά καλώδια ἀπό τό ἄνοιγμα θυρῶν, παραθύρων, ἢ στό δάπεδο, ἔστω καί κάτω ἀπό χαλιά. Θά φθαροῦν εύκολα.



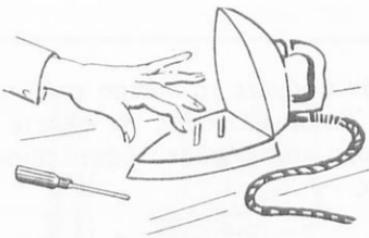Μή σκαλίζετε τό ἑσωτερικό τῶν ἡλεκτρικῶν συσκευῶν ἀκόμα καί ὅταν δέν εἶναι συνδεμένες στό ρεύμα, γιατί μπορεῖ νά προκαλέσετε βλάβη, πού θά κάνει ἐπικίνδυνη τή χρήση τῆς συσκευῆς.



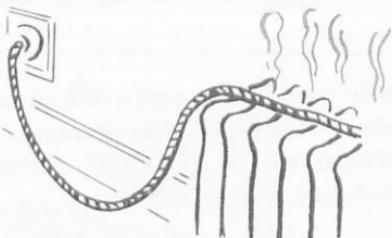Μήν περνᾶτε ἡλεκτρικά καλώδια πάνω ἢ δίπλα ἀπό θερμάστρες, καλοριφέρ ἢ σωλήνες θερμοῦ νεροῦ. Ή μόνωσή τους δέν ἀντέχει συνήθως σέ μεγάλες θερμοκρασίες.




Μήν πιάνετε ποτέ τίς βιδωτές λάμπες άπο τόν κάλυκα, όταν πρόκειται νά τίς βιδώσετε ή νά τίς ξεβιδώσετε. Κινδυνεύετε άπο ήλεκτροπληξία.



Μήν αφαιρεῖτε τά καλύμματα και τούς προφυλακτήρες τοῦ ραδιοφώνου καί τῶν ἄλλων ήλεκτρικῶν συσκευῶν σας, προτοῦ τίς άποσυνδέσετε άπο τό ρευματοδότη, γιατί τά στοιχεῖα τους θά ἔχουν τάση.



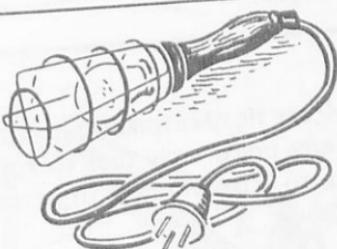
Μή χρησιμοποιεῖτε πρόχειρες μπαλαντέζες. Άγοράσετε μία μπαλαντέζα ἀσφαλή, μέξύλινη λαβή, ἡ ὅποια ἔχει τό λαμπτήρα καί τίν ύποδοχή του προφυλαγμένα.



Μήν ἀφήνετε τά παιδιά νά σκαρφαλώνουν σέ στύλους τῶν ήλεκτρικῶν δικτύων ή νά πετάνε χαρταεκτούς κοντά στίς γραμμές. Ο κίνδυνος ήλεκτροπληξίας εἶναι σοβαρός.



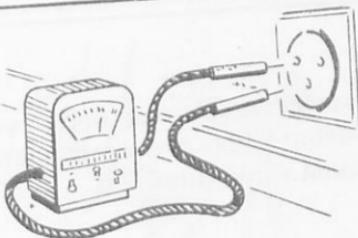Ζητεῖτε μόνο ἀπό ἀδειοῦχο ἐγκαταστάτη ήλεκτρολόγο νά ἐπιθεωρήσει τήν ήλεκτρική ἐγκατάσταση, ὅταν ἀλλάζετε σπίτι ή γραφεῖο. Ο ἴδιος πρέπει νά ἐπιθεωρεῖ καί ἐπισκευάζει κάθε συσκευή πού παρουσιάζει ἀνωμαλία.




Διαβάζετε προσεκτικά τίς όδηγίες χρήσεως των ήλεκτρικών συσκευών πουύ άγοράζετε.




Άγοράζετε σκεύη και μηχανήματα έγκεκριμένα από τήν άρμόδια ύπηρεσία Κρατικοῦ Έλεγχου τοῦ Υπουργείου Βιομηχανίας, τά όποια έχουν γραμμένο έπάνω τόν άριθμό έγκρισεως. Τά μή έγκεκριμένα μπορεῖ νά είναι έλαττωματικά και έπικινδυνα.



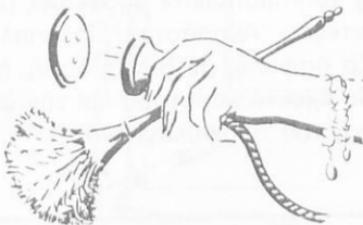Βγάζετε τίς ήλεκτρικές συσκευές από τήν πρίζα, πρίν από τό καθάρισμα, τό ξεσκόνισμα ή τή μετατόπισή τους.



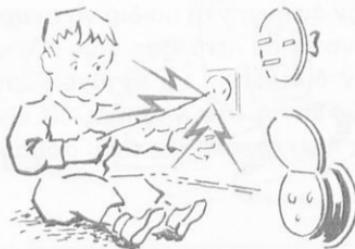Έάν έχετε μικρά παιδιά, ύπάρχει πάντα κίνδυνος νά βάλουν μεταλλικά άντικείμενα στούς πόλους των ρευματοληπτών. Χρησιμοποιείτε η τά ειδικά πλαστικά βύσματα που σφραγίζουν τίς έλευθερες πρίζες ή είδικές πρίζες άσφαλείας μέ καπάκι.



Διακόπτετε τό ρεύμα από τό γενικό διακόπτη, πρίν άντικαταστήσετε μία λάμπα ή μία άσφαλεια.




Φωνάζετε άμέσως έναν άδειούχο έγκαταστάτη ήλεκτρολόγο γιά τήν άποκατάσταση όποιασδήποτε άνωμαλίας ή βλάβης. Στό μεταξύ διακόπτετε τό ρεύμα άπο τόν κεντρικό ή τόν τοπικό διακόπτη.




"Αν δεῖτε ήλεκτροφόρο σύρμα κάτω στό δρόμο, μήν τό πλησιάσετε. Κινδυνεύετε. Ειδοποιεῖστε άμέσως τό πλησιέστερο γραφείο τής ΔΕΗ ή τό 'Αστυνομικό Τμῆμα.



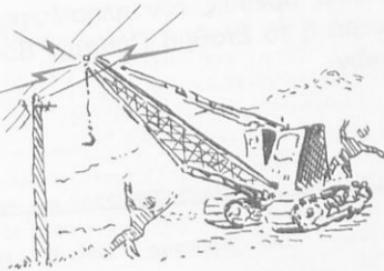
'Εάν οδηγεῖτε οχημα ψηλό, γερανό, έκσκαφέα κλπ., προσέχετε ίδιαίτερα, όταν πλησιάζετε τίς ήλεκτροφόρες γραμμές. Πολλές φορές και ή απλή προσέγγιση μπορεῖ νά προκαλέσει ήλεκτρικό άτυχημα μέ τραγικές συνέπειες.



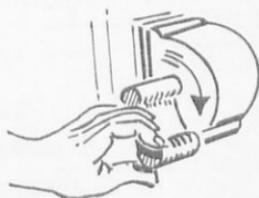Διακόψτε άμέσως τήν παροχή τού ήλεκτρικού ρεύματος άπο τό γενικό διακόπτη.



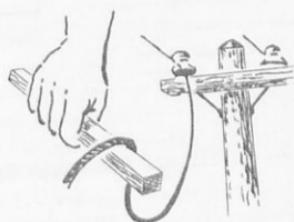Σέ περίπτωση πού ή ήλεκτροπληξία έχει γίνει στό υπαιθρο, άπο βλάβη τού δικτύου, άφοϋ άπομακρύνετε μέ ένα στεγνό ξύλο τό ήλεκτροφόρο καλώδιο άπο τό θύμα, φροντίστε νά ειδοποιηθεῖ τό γρηγορότερο ή ΔΕΗ.



Άποφύγετε κάθε μεταφορά ή μεγάλη μετακίνηση του θύματος.



Άρχιστε άμέσως έφαρμογή τεχνητής άναπνοης. "Αν τό θύμα έχει χάσει τίς αισθήσεις του, μήν προσπαθήσετε νά τού δώσετε νά πιεί τίποτα.



Φροντίστε κάποιος άλλος νά ειδοποιήσει άμέσως τόν πλησιέστερο γιατρό ή τό Σταθμό Πρώτων Βοηθειῶν.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Θεμελιώδεις άρχες και έννοιες του ηλεκτρισμού. Ήλεκτρικά φορτία και δυνάμεις.

1.1	Είσαγωγή	1
1.2	Τί είναι και ποῦ κατοικεῖ ό ηλεκτρισμός	1
1.3	Τί είναι ηλεκτρικό ρεῦμα	3
1.4	Πῶς μποροῦμε νά ξομε ηλεκτρικό ρεῦμα	3
1.5	Τί είναι ένα ηλεκτρικό στοιχεῖο	4
1.6	Τί είναι μπαταρία	7
1.7	Τί είναι ή γεννήτρια	7
1.8	Τί είναι άγωγός και τί μονωτήρας	8
1.9	Τί είναι τό ηλεκτρικό κύκλωμα	10
1.10	Τί είναι και ποῦ μποροῦμε νά βροῦμε ένα ηλεκτρικό φορτίο	11
1.11	Τί λέμε ηλεκτρεγερτική δύναμη και τί τάση	12
1.12	Τί λέμε δυναμικό και τί χωρητικότητα. Τί είναι ο πυκνωτής	13
1.13	Τί λέμε ένταση ρεύματος	14
1.14	Τί λέμε άντισταση	15
1.15	Άνακεφαλαίωση	16
1.16	Έρωτήσεις	17

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

2.1	Ποιό ρεῦμα λέμε συνεχές	17
2.2	Ποιά κατεύθυνση άκολουθεῖ τό συνεχές ρεῦμα	18
2.3	Τί είναι και τί λέμε ο νόμος του Ohm	19
2.4	Μέ ποιά μονάδα μετροῦμε τήν τάση	19
2.5	Μέ ποιά μονάδα μετροῦμε τήν ένταση	20
2.6	Μέ ποιά μονάδα μετροῦμε τήν άντισταση	20
2.7	Μερικά άπλα άριθμητικά παραδείγματα τοῦ νόμου τοῦ Ωμ	21
2.8	Τί είναι βραχυκύκλωμα	21
2.9	Ένα άπλο άριθμητικό παράδειγμα βραχυκυκλώματος	22

2.10 Ύπάρχουν τρόποι νά προστατευθούμε άπό το βραχυκύλωμα;	23
2.10.1 Γενικά	24
2.11 Πῶς συνδέονται μεταξύ τους οι διάφορο, καταναλωτές ένός κυκλώματος	24
2.12 Τί είναι ή συνδεσμολογία σειρᾶς	24
2.13 Τί είναι ή παράλληλη συνδεσμολογία	26
2.14 Τί είναι μικτή συνδεσμολογία	28
2.15 Πῶς συνδέονται μεταξύ τους οι διάφορες πηγές	29
2.16 Τί μπορεί νά μᾶς δώσει ή συνδεσμολογία πηγῶν σέ σειρά	29
2.17 Τί μπορεί νά μᾶς δώσει ή παράλληλη συνδεσμολογία πηγῶν	30
2.18 Τί μπορεί νά μᾶς δώσει ή μικτή συνδεσμολογία πηγῶν	31
2.19 Ἀνακεφαλαίωση	31
2.20 Ἐρωτήσεις	32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ηλεκτρόνια και ἔργο

3.1 Γιατί ένδιαφερόμαστε τόσο πολύ γιά τά ήλεκτρόνια	33
3.2 Πόσο είναι τό έργο πού παράγουν τά ήλεκτρόνια	33
3.3 Πόση είναι ή ισχύς πού δίνουν τά ήλεκτρόνια	33
3.4 Ἀνακεφαλαίωση	34
3.5 Ἐρωτήσεις	35

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

4.1 Ποιό ρεῦμα λέμε έναλλασσόμενο	36
4.2 Τί είναι ἐκείνο πού κάνει τό ρεῦμα έναλλασσόμενο	37
4.3 Τί είναι ήμιτονοειδές ρεῦμα και τί λέμε φάση	37
4.4 Τί ρεῦμα μᾶς δίνει ή ΔΕΗ	39
4.5 Ἐφαρμόζεται στό έναλλασσόμενο ρεῦμα ο νόμος τοῦ "Ωμ;	41
4.6 Τί είναι τό πηνίο, Ἐπαγωγική ἀντίσταση	42
4.7 Τί είναι ο πυκνωτής, Χωρητική ἀντίσταση	43
4.8 Ἀνακεφαλαίωση	44

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

5.1 Τί είναι ο μαγνήτης και ποιές ίδιότητες έχει	45
5.2 Τί είναι ένα μαγνητικό πεδίο	46
5.3 Ύπάρχουν μαγνητικά πεδία χωρίς μαγνήτες;	47
5.4 Μπορούμε νά κατασκευάσουμε μαγνήτες;	47
5.5 Ἐφαρμογές τῶν ήλεκτρομαγνητῶν	48
5.6 Σχέση ἀγωγῶν, ρευμάτων και πεδίων. Ρεῦμα ἐπαγωγῆς, Αὐτεπαγωγή	49
5.7 Ἀνακεφαλαίωση	50
5.8 Ἐρωτήσεις	50

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

'Η γεννήτρια συνεχοῦς ρεύματος

6.1 Έχει ή γεννήτρια όμοιότητα μέ το στοιχεῖο και τή μπαταρία;	51
6.2 Άπο ποῦ παίρνει ή γεννήτρια συνεχοῦς ρεύματος ένέργεια γιά νά δώσει ρεῦμα	52
6.3 Ποιά είναι τά σπουδαιότερα έξαρτήματα μιᾶς γεννήτριας συνεχοῦς ρεύματος	52
6.4 Ποῦ έμφανίζεται ή ήλεκτρεγερτική δύναμη και τί δρόμο άκολουθει τό ρεῦμα	55
6.5 Ηλεκτρική σύνδεση και προστασία γεννητριῶν Σ.Ρ.	55
6.6 Ανακεφαλαίωση	57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

'Ο κινητήρας συνεχοῦς ρεύματος

7.1 Άπο ποῦ παίρνει ο κινητήρας συνεχοῦς ρεύματος ένέργεια γιά νά μας δώσει κίνηση;	58
7.2 Ποιά είναι τά σπουδαιότερα έξαρτήματα ένός κινητήρα συνεχοῦς ρεύματος	58
7.3 Πώς ξεκινοῦμε έναν κινητήρα	59
7.4 Μποροῦμε νά ρυθμίσουμε τίς στροφές ένός κινητήρα συνεχοῦς ρεύματος;	60
7.5 Μποροῦμε νά άναγκάσουμε έναν κινητήρα συνεχοῦς ρεύματος νά γυρίσει άναποδα;	60
7.6 Ποιές βλάβες τοῦ κινητήρα μποροῦμε νά διορθώσουμε	61
7.7 Μέτρα προστασίας μας	62
7.8 Ανακεφαλαίωση	62
7.9 Έρωτήσεις	62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

'Ο έναλλακτήρας

8.1 Μοιάζει ο έναλλακτήρας μέ τή γεννήτρια;	63
8.2 Ανακεφαλαίωση	64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Οί κινητήρες έναλλασσόμενου ρεύματος

9.1 Είδη κινητήρων έναλλασσόμενου ρεύματος	65
9.2 Πώς είναι κατασκευασμένος ο βραχυκυκλωμένος κινητήρας	66
9.3 Τί σκοπό έχει και πώς δουλεύει ο διακόπτης άστέρας - τρίγωνο	68
9.4 Τί είναι ή πινακίδα - ταυτότητα τοῦ κινητήρα	68
9.5 Τί δείχνει ο συμβολισμός τής πινακίδας γιά τήν τάση	70
9.6 Μποροῦμε νά κάνομε τὸν κινητήρα νά γυρίσει άναποδα;	71
9.7 Λίγα λόγια γιά τό δακτυλιοφόρο κινητήρα	72
9.8 Τί είναι ένας μονοφασικός κινητήρας	73
9.9 Έχουν ληφθεὶ δλα τά μέτρα προστασίας μας;	73

9.10 Έχουν ληφθεῖ δόλα τά μέτρα προστασίας τοῦ κινητήρα;	74
9.11 Ποιές βλάβες μπορούμε νά έπισκευάσουμε;	74
9.12 Ἀνακεφαλαίωση	75
9.13 Ἐρωτήσεις	75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

'Ο μετασχηματιστής

10.1 Τί δουλειά κάνει διαδικασίας τοῦ μετασχηματιστής	77
10.2 Πώς είναι κατασκευασμένος διαδικασίας	77
10.3 Γιατί ψύχομε τό διαδικασίας	79
10.4 Ἀνακεφαλαίωση	80
10.5 Ἐρωτήσεις	80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

'Ο μετατροπέας καί διαδικασίας

11.1 Τί δουλειά κάνουν διαδικασίας καί διαδικασίας	81
11.2 Πώς είναι κατασκευασμένος διαδικασίας	81
11.3 Πώς είναι κατασκευασμένος διαδικασίας	82
11.4 Ἀνακεφαλαίωση	84
11.5 Ἐρωτήσεις	84

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

'Η συσκευή ηλεκτροκολλήσεως

12.1 Γενικά	85
12.2 Ἀνακεφαλαίωση	87
12.3 Ἐρωτήσεις	87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

'Ο συσσωρευτής

13.1 'Ο συσσωρευτής	88
13.2 Συσσωρευτής μολύβδου	88
13.3 'Ο άλκαλικός συσσωρευτής	90
13.4 Ἀνακεφαλαίωση	91
13.5 Ἐρωτήσεις	91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Συσκευές καταναλώσεως (καταναλωτές)

14.1 Γενικά	92
14.2 Ἀνακεφαλαίωση	92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Θερμικές έφαρμογές

15.1 Γενικά	93
-------------------	----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

'Ηλεκτροχημικές έφαρμογές

16.1 'Ηλεκτρολύτης – 'Ηλεκτρόλυση – 'Ηλεκτρόδιο	94
16.2 Ιονισμός – Ιόντα – Ανιόντα – Κατιόντα	95
16.3 Χρήσεις της ήλεκτρολύσεως στή βιομηχανία	95

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

Σωλήνες

17.1 Τί είναι μία ηλεκτρική έγκατάσταση	97
17.2 Τί ύλικά και συσκευές χρησιμοποιούμε στις ηλεκτρικές έγκαταστάσεις	98
17.3 Τί δουλειά έχουν οι σωλήνες στις ηλεκτρικές έγκαταστάσεις	99
17.4 Ποῦ τοποθετούμε τό κάθε είδος τῶν σωλήνων	99
17.5 Σέ ποιά μεγέθη κατασκευάζονται οι σωλήνες	100
17.6 Πώς σχηματίζομε μία σωλήνωση	102
17.7 'Ανακεφαλαίωση	102
17.8 'Ερωτήσεις	102

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

'Αγωγοί και καλώδια

18.1 Πόσων είδῶν άγωγούς και καλώδια έχουμε	103
18.2 Πώς ξεχωρίζουμε μεταξύ τους τά διάφορα ειδή άγωγῶν και καλωδίων	105
18.3 Πώς συνδεσμολογούμε μεταξύ τους τούς άγωγούς ή τά καλώδια	108
18.4 'Ανακεφαλαίωση	108
18.5 'Ερωτήσεις	108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

"Οργανα προστασίας και διακοπῆς

19.1 Πώς προστατεύομε μία γραμμή άπό ύπερβολικά ρεύματα	109
19.2 Πώς διακόπτομε ένα κύκλωμα κάθε φορά πού τό επιθυμούμε	110
19.3 'Ανακεφαλαίωση	113

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

Ρευματοδότες (πρίζες) και ρευματολήπτες (φίσις)

20.1 Πώς τροφοδοτούμε μέ ρεῦμα μία ηλεκτρική συσκευή	114
--	-----

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

20.2 Πόσων είδών πρίζες και φίς έχομε	114
20.3 'Ανακεφαλαίωση	115

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

Πίνακες

21.1 Πώς είναι κατασκευασμένος ένας πίνακας	116
21.2 'Ανακεφαλαίωση	117
21.3 'Ερωτήσεις	116

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

"Οργανα έλεγχου

22.1 Σέ τι χρησιμεύει τό άμπερόμετρο και τό βολτόμετρο;	118
22.2 Πόσα άμπερόμετρα και βολτόμετρα χρειαζόμαστε γιά μιά τριφασική έγκατάσταση	118
22.3 Πώς διαβάζομε τά δργανα	119
22.4 'Ανακεφαλαίωση	119
22.5 'Ερωτήσεις	119

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ

'Ηλεκτρολογικά σύμβολα

23.1 'Απλά κυκλώματα	120
23.2 Στοιχεία άπλων κυκλωμάτων	130
23.3 'Η διαμόρφωση ένός άπλου κυκλώματος	130
23.4 'Ηλεκτρική έγκατάσταση μηχανουργείου	135

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Τό ήλεκτρικό άτύχημα

24.1 Γενικά	139
24.2 Πώς γίνεται τό ήλεκτρικό άτύχημα	139
24.3 Ποιά είναι τά συμπτώματα ήλεκτροπληξίας	142
24.4 Τί βοήθεια μπορούμε νά προσφέρομε	142
24.5 Πώς γίνεται ή τεχνητή άναπνοή	143
24.6 'Ανακεφαλαίωση	145

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

'Ορολογία

25.1 Γενικά	146
25.2 Ποιά είναι ή σημασία τῶν δρων πού θά χρησιμοποιήσουμε	146

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

Γείωση προστασίας

26.1 Γενικά γιά τή γείωση	148
26.2 Γείωση προστασίας μεταλλικῶν τμημάτων και περιβλημάτων ἀγωγῶν	148
26.3 Διατομή και ἐγκατάσταση τῶν ἀγωγῶν γειώσεως	148
26.4 Γείωση φορητῶν ἡ κινητῶν συσκευῶν	149
26.5 Γείωση στούς νεροσωλῆνες	149
26.6 Ἡλεκτρόδια γειώσεως	150
26.7 Ἀπαράδεκτη γείωση	150

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

Πίνακες διανομῆς

27.1 Θέση πινάκων και πλαίσια	151
-------------------------------------	-----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ

'Ο ἡλεκτρισμός χωρίς κινδύνους	152
--------------------------------------	-----



0020560406
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

COPYRIGHT ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

