

ΙΩΑΝΝΟΥ Λ. ΜΠΟΥΡΟΥΤΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ — ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Μ.Ε.

ΠΕΙΡΑΜΑΤÀ

Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΠΤΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Α Θ Η Ν Α Ι 1977

ΕΠΙΘΕΝΝΟΥ Λ ΜΠΟΥΡΑ 29673
ΕΛΛΑΣ — ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΗ ΗΜΕΡΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

ΤΟΜΟΣ Β'
ΒΑΘΥΤΗΜΑΤΑ ΤΟ
ΟΠΠΙΚΗ ΗΓΕΤΟΤΗΤΑΣ

Οργανισμού Εκπαιδευτικών Διδάκτορων
ΑΘΗΝΑΙ 1977
ΕΙΔΙΚΕΑ : ΚΙΦΗ ΜΗΛΑΙΖΑ — ΛΥΜΑΝΙΖΑΙΧΗ

Α Τ Α Μ Λ Ι Ε Π

Ζ Η Κ Ι Ζ Φ

ΤΟΜΟΣ Β'

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΣΙΔΕΡΗ ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΦΥΣΙΚΟΥ — ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ

ΙΩΑΝΝΟΥ Λ. ΜΠΟΥΡΟΥΤΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ — ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Μ.Ε.

ΔΕΒΑΛΑΙΟ ΠΡΙΓΓΙ

ΟΠΤΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Συντομευτέρω

ΟΠΤΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

- Έκπτωσης διαφάνειας
α) Διαφάνεια 10 μιλι μέχρι 0.80 μ.
β) Διαφάνεια 10 μιλι μέχρι 0.30 μ.
γ) Έκπτωσης διαφάνειας μέχρι 0.10 μ.
δ) Έκπτωσης διαφάνειας μέχρι 0.05 μ.

Συντομευτέρη πειραματική διατάξεως

- α) Στραμμένη σε επίβεβο λόρδο με μια γεωργοπλέγμηνη βίστα από την ρέβρα της οποίας μεταφέρεται κατά την ηλεκτρικής κατάρτης από μια μεταλλική συνδέσμους του στην στοιχειώδη μέρος κατά την ηλεκτρικής κατάρτης μετατόπισης στην μέσα της.
β) Φρεγώνης που διαθέτει διαφορετικούς διατάξεις που τρέχουν από πλευτούς ή περιττούς πλευτούς ή από πλευτούς πλευρικούς με μια ηλεκτρική 10 μιλι μετρητικής σύστασης πλαστικούς κατά είναι κατασκευασμένους.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
γ) Περγάμη Αθηνών 1977

Α Θ Η Ν Α Ι 1977

ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΠΙΦΕΡΟΥΣ ΜΑ

Δ Α Μ Ι Α Π Ι Ε Ή
Ζ Η Κ Ι Ζ Υ Φ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΥΧΟΥ
ΖΩΗΣ ΗΓΑΝΘΟΥ

ΟΠΛΙΝΤΙΚΟΣ ΕΚΔΟΣΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ — ΣΙΑΕΡΗ ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΦΥΣΙΚΟΥ — ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΠΤΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΜΑ 1ο


Συναρμολόγηση διπτικής τράπεζας

*Απαραίτητα οργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Οκτώ σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- α) Στερεώνουμε σέ καθεμιά άπό τίς δυό χυτοσιδηρένιες βάσεις άπό μιά ράβδο τῶν 0,80 m μέ το ೦ να ἄκρο τους και σέ καθεμιά άπό αντές δυό άπλούς συνδέσμους, τόν ೦ να στό κάτω μέρος κοντά στή βάση και τόν ೦ λλο στό μέσο τοῦ υψούνς της.
- β) Φέρνουμε τούς δυό δρθοστάτες πού σχηματίστηκαν μ' αντόν τόν τρόπο σέ άπόσταση 1 m περίπου τόν ೦ ναν άπό τόν ೦ λλο και τούς συναρμολογοῦμε μέ μιά ράβδο τῶν 1,10 m, στερεώνοντας τά ἄκρα της στούς συνδέσμους πού ೦ να κοντά στίς βάσεις.
- γ) Περνῦμε στήν ೦ λλη ράβδο τῶν 1,10 m τούς ύπόλοιπους τέσσερις άπλούς συνδέσμους και τή στερεώνουμε μέ τά ἄκρα της στούς ೦ λλους συνδέσμους πού βρίσκονται στό μέσο τῶν δυό δρθοστατῶν.

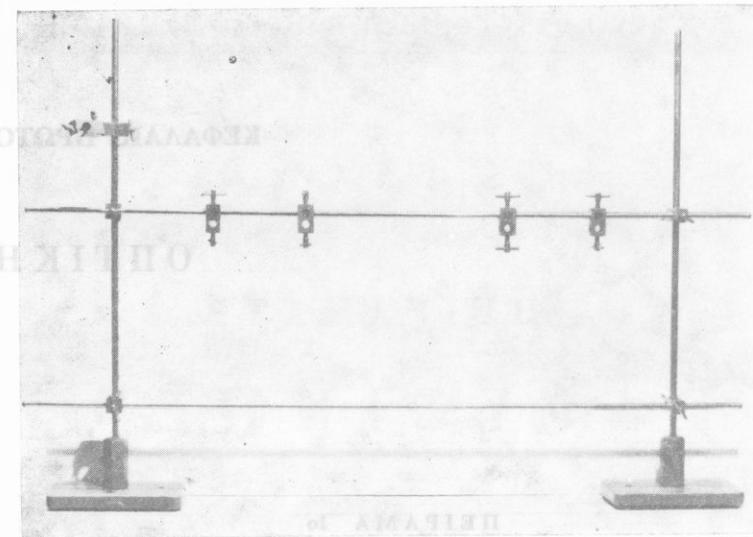

Еік. 1

- δ) Τόν περιστρεφόμενο σύνδεσμο συνδέουμε άνάλογα μέ τίς άνάγκες τού πειράματος ή πάνω στήν άνωτερη δριζόντια ράβδο ή σέ μιά άπό τίς κατακόρυφες. (Η κατώτερη δριζόντια ράβδος μπαίνει μόνο γιά καλύτερη στερέωση.)
"Ετσι έχουμε κατασκευάσει μιά δπτική τράπεζα, πού πάνω σ' αυτή μπορούμε νά στηρίζουμε διάφορα δργανα και νά κάνουμε τά περισσότερα άπό τά πειράματα τής Γεωμετρικής Ὁπτικής (εἰκ. 1).

**Ἐξάσκηση στή χρήση τοῦ προβολέα Reuter. Δέσμες συγκλίνουσες,
παράλληλες, ἀποκλίνουσες**

Ἀπαραίτητα ὅργανα


1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Ὁκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. Ἔνας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Ἔνας προβολέας Reuter.
7. Μιά δύνη ἀδιαφανῆς.
8. Μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως


- α) Συναρμολογοῦμε διπτική τράπεζα.
- β) Στό ἔνα ἄκρο τῆς διπτικῆς τράπεζας καὶ σέ τέτοια ἀπόσταση ἀπό τήν κατακόρυφη ράβδο, πού νά μήν ἐμποδίζεται ἀπ' αὐτή ἡ μετακίνηση τοῦ στελέχους τοῦ προβολέα Reuter, στερεώνουμε τόν ἔναν ἀπλό σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτόν στηρίζουμε τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχος κατακόρυφο καὶ τόν ἄξονα παράλληλο μέ τήν δριζόντια ράβδο τῆς τράπεζας.
- γ) Μπροστά ἀπό τό φακό τοῦ προβολέα στερεώνουμε ἔνα δεύτερο σύνδεσμο ἀπλό καὶ πάνω τον στηρίζουμε τήν δύνη μέ τό ἐπίπεδο κατακόρυφο καὶ παράλληλο μέ τόν ἄξονα τοῦ προβολέα. Ρυθμίζουμε τή θέση τοῦ συνδέσμου ἔτσι, πού ἡ πλευρά τῆς δύνης, πού εἶναι ἀπό τό μέρος τοῦ προβολέα, νά ἀπέχει ἀπ' αὐτόν 1-2 cm.


Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Στερεώνουμε τό φακό τοῦ προβολέα Reuter ἔτσι, πού ἡ ἐγκοπή πού ὑπάρχει νά βρίσκεται στό πάνω μέρος, καὶ βάζουμε μέσα σ' αὐτή τό διάφραγμα μέ τίς παράλληλες σχισμές μέ τρόπο, πού νά εἶναι δριζόντιες. (Ἄν οἱ σχισμές εἰναι κατακόρυφες, ἀφαιροῦμε τό διάφραγμα ἀπό τό φακό, τό στρέφουμε κατά 180° καὶ τό ἔναντι βάζουμε στή θέση του· τώρα οἱ σχισμές θά εἶναι δριζόντιες.)
- β) Τραβῶμε τό στέλεχος τοῦ προβολέα πρός τά πίσω ὡς τό τέλος καὶ τροφοδοτοῦμε τόν προβολέα μέ τάση 6-8V. Περιστρέφουμε τό σύνδεσμο τῆς δύνης γύρω ἀπό τή ράβδο τῶν 1,10 m, ὥσπου στήν δύνη νά παρουσιαστεῖ μιά συγκλίνουσα δέσμη (εἰκ. 2).
- γ) Περιστρέφουμε τό στέλεχος τοῦ προβολέα Reuter πού φέρνει τή λάμπα (ρύθμιση τοῦ νήματος) γύρω ἀπό τόν ἄξονά του, χωρίς νά τό μετατοπίζουμε, ὥσπου

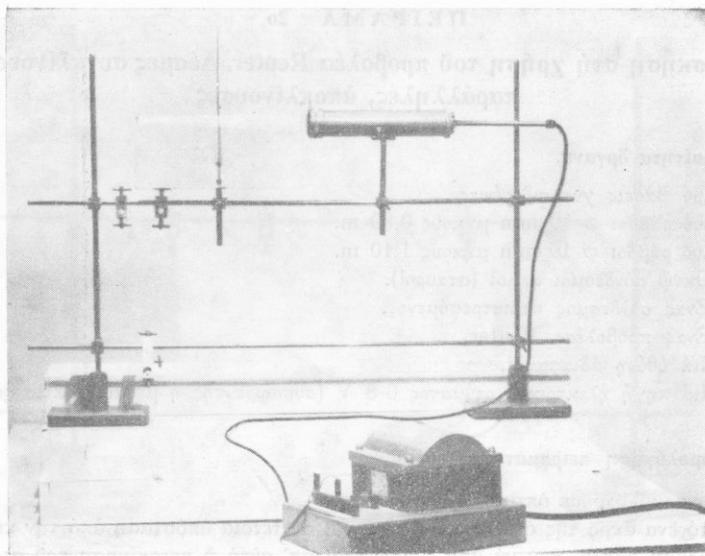

Eik. 2 Τριστούρης δύο λεπτών τον προσαρμοστέο κανόνιο που τον λεπτομερή προσαρμογή της αρχικής στάθμης της μεταβλητής. Εικ. 3

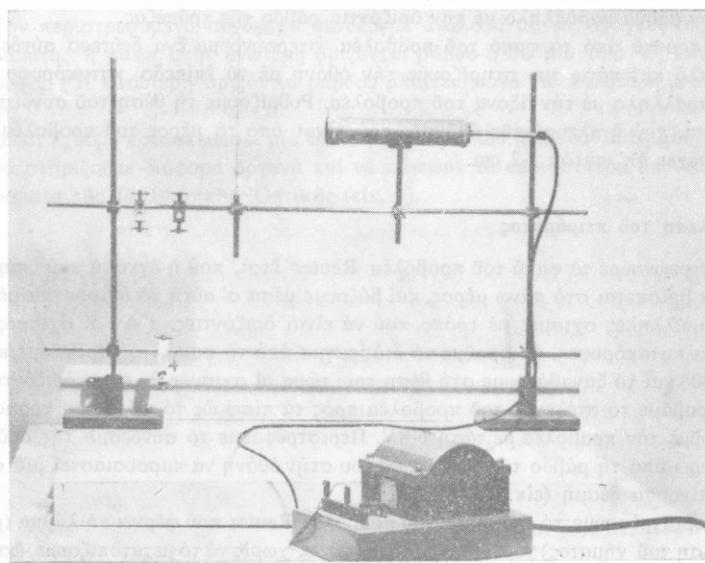

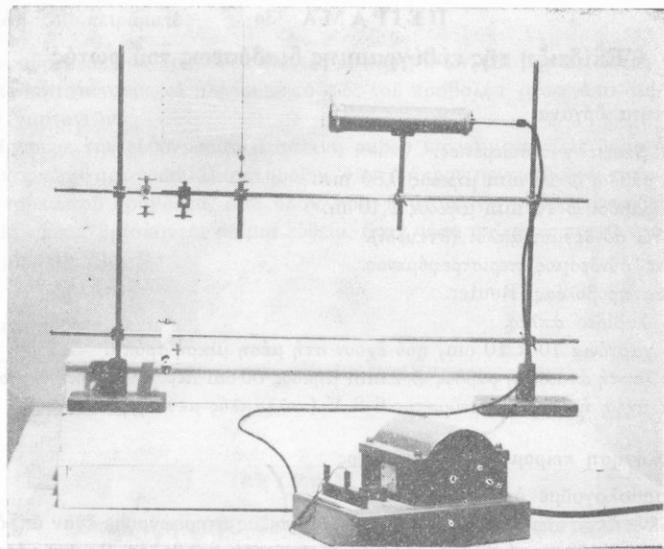

Εἰκ. 4

- είναι οι απόστολοι των φανούδων που συγκρίνουν την δύναμη των λάμπων μεταξύ των δύο πορτών της θέσης στην δύνη νά φανούν καθαρά οι άκτινες (λεπτές δέσμες) που άποτελούν τή συγκρίνουσα δέσμη.
- δ) Σπρώχνουμε τό στέλεχος τοῦ προβολέα πρός τά μέσα κατά τέτοι τρόπο, πού σιγά σιγά νά γίνεται πιό κοντό (ή λάμπα πλησιάζει στό φακό). Ή δέσμη στήν δύνη γίνεται σιγά σιγά λιγότερο συγκρίνουσα και στή συνέχεια γίνεται παράλληλη. Μέ περιστροφή τοῦ στέλεχους τοῦ προβολέα πετυχαίνουμε εύκρινεια τής δέσμης (εἰκ. 3).
- ε) Σπρώχνουμε τό στέλεχος τοῦ προβολέα άκομα πιό πολύ στό έσωτερικό του έστι, πού ή λάμπα νά πλησιάζει περισσότερο στό φακό. Ή παράλληλη δέσμη γίνεται άποκλίνουσα τόσο πιό πολύ, όσο περισσότερο μπαίνει τό στέλεχος στό έσωτερικό τοῦ προβολέα. Σέ κάθε περίπτωση πετυχαίνουμε εύκρινεια μέ στροφή τοῦ στέλεχους (εἰκ. 4).

Συμπέρασμα

Μέ τόν προβολέα Reuter μποροῦμε νά πάρουμε δέσμες συγκλίνουσες, παράλληλες και άποκλίνουσες, μεταβάλλοντας τήν άποσταση τῆς λάμπας άπό τό φακό τοῦ προβολέα.

“Επίδειξη της εύθυγραμμης διαδόσεως του φωτός


Απαραίτητα οργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Όκτώ σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
5. Ένας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. “Ένας προβολέας Reuter.
7. Δυό λαβίδες άπλές.
8. Δυό χαρτόνια 10 x 10 cm, πού έχουν στή μέση μικρή τρύπα.
9. Μιά λεπτή άτσαλινη ράβδος ϕ 2 mm μήκους 60 cm περίπου, λευκή (άτσαλινα).
10. Μιά πηγή ήλεκτρικού ρεύματος 6-8 V (πολλαπλάς μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Συναρμολογούμε διπτική τράπεζα.
- β) Στό ένα άκρο της ράβδου της διπτικής τράπεζας στερεάνουμε έναν άπλο σύνδεσμο καί πάνω σ' αὐτόν προσαρμόζουμε τόν προβολέα Reuter μέ τόν άξονα παράλληλο μέ τή ράβδο. Ό προβολέας φέρνει τό διάφραγμα μέ τήν κυκλική τρύπα.
- γ) Σέ θέσεις 20 cm καί 40 cm περίπου άπό τόν προβολέα πάνω σέ συνδέσμους στερεάνουμε τίς δυό λαβίδες κάτακόρυφα καί μ' αντές συγκρατούμε τά τετράγωνα χαρτόνια μέ τό έπιπεδο κάθετο στή διεύθυνση της ράβδου.

Eik. 5

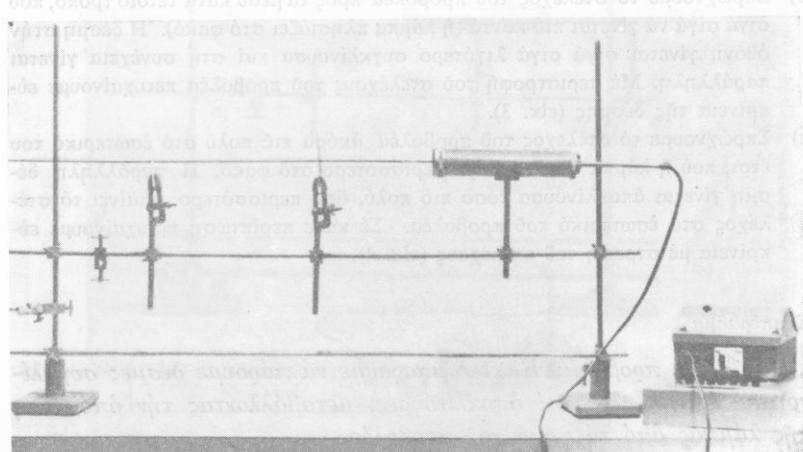

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Τροφοδοτοῦμε τὸν προβολέα Reuter μὲ τάση 6-8 V καὶ μετακινῶντας τίς λαβίδες πετυχαίνουμε νά βλέπουμε τό φῶς τοῦ προβολέα μέσα ἀπό τίς τῶν χαρτονιῶν.
- β) Παιρίνουμε τήν εὐθύγραμμη ἀτσάλινη ράβδο καὶ τήν περνᾶμε μέσα ἀπό τίς τρύπες τῶν χαρτονιῶν. Παρατηροῦμε δῆτα τό ἄκρο τῆς καταλήγει στήν κυκλική τρύπα τοῦ προβολέα, ἐνῶ δλόκληρη ἡ ἀτσάλινη ράβδος φωτίζεται. Οἱ τρεῖς τρύπες βρίσκονται σέ μιά εὐθεία, δταν μέσα ἀπ' αὐτές περνᾶ ἡ φωτεινή δέσμη (εἰκ. 5).

Συμπέρασμα

Tό φῶς διαδίδεται κατά εὐθεία γραμμή.

ΠΕΙΡΑΜΑ 4ο

***Επίδειξη εὐθύγραμμης διαδόσεως τοῦ φωτός.
Δέσμες συγκλίνουσες, παράλληλες καὶ ἀποκλίνουσες στό χώρο**

*Απαραίτητα ὅργανα


1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. "Ενας σύνδεσμος ἀπλός (σταυρός).
4. "Ενας προβολέας Reuter.
5. Μιά γυάλινη λεκάνη 30 x 20 x 15 cm.
6. Ούσια πού φθορίζει (φλουρεσκείνη).
7. Μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ἢ μετασγηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Στερεώνουμε στήν χυτοσιδερένια βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m.
- β) Στηρίζουμε πάνω στή ράβδο καὶ στό μέσο τῆς τόν ἀπλό σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτόν τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχος ὁριζόντιο.
- γ) Γεμίζουμε τή λεκάνη μέ νερό καὶ διαλύουμε μέσα σ' αὐτό πολὺ μικρή ποσότητα φλουρεσκείνης. "Η ποσότητα τῆς φλουρερεσκείνης πού πρέπει νά μπει μέσα στό νερό τῆς λεκάνης πρέπει νά είναι πάρα πολὺ λίγη (φτάνει νά φέρουμε σέ ἐπαφή μ' αὐτή τήν ἄκρη τοῦ δακτύλου μας καὶ ೦στερα νά τό ξεπλύνουμε μέσα στό νερό τῆς λεκάνης). Στό νερό τῆς λεκάνης προσθέτουμε καὶ λίγες σταγόνες ἀπό διάλυμα καυστικοῦ νατρίου.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος


- a) Τοποθετοῦμε στήν έγκοπή τοῦ φακοῦ τοῦ προβολέα Reuter τό διάφραγμα μέ τίς παράλληλες σχισμές δριζόντιες καὶ τόν τροφοδοτοῦμε μέ τάση 6-8 V.
- b) Τραβᾶμε τό στέλεχος τοῦ προβολέα πρός τά πίσω κατά τέτοιο τρόπο, πού νά φανεῖ τό μεγαλύτερο μῆκος του, καὶ φυσᾶμε καπνό ἡ σκόνη κιμωλίας στήν πορεία τῆς φωτεινῆς δέσμης πού βγαίνει ἀπό τόν προβολέα. Παρατηροῦμε στό χῶρο μιὰ φωτεινή δέσμη συγκλίνουσα (εἰκ. 6).
- c) Κάνουμε εὐκρινεῖς τίς μερικές δέσμες μέ περιστροφή τοῦ στελέχους τοῦ προβολέα.

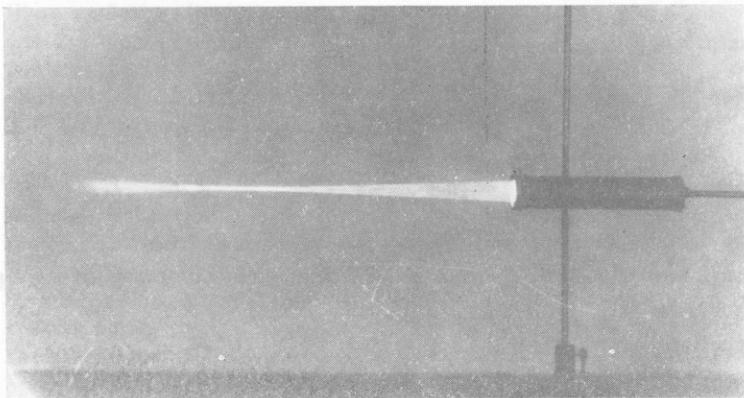


Εἰκ. 6

Εἰκ. 5 (ἀριστερά) ολόκληρη συσκευή

Εἰκ. 7

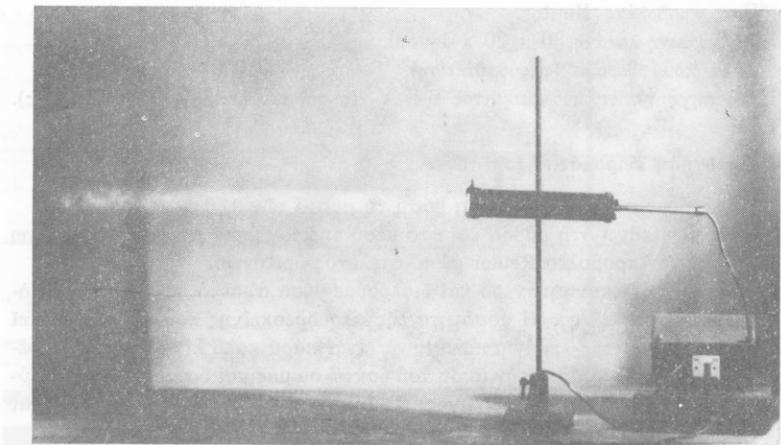


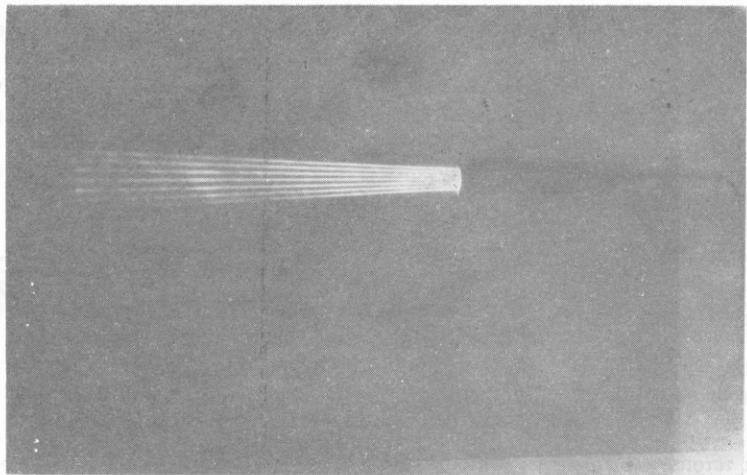

Εικ. 8

- γ) Σπρώχνουμε συνεχῶς τό στέλεχος τοῦ προβολέα ἔτσι, πού τό ξέω ἀπό τό σωλήνα μέρος του νά κονταίνει. Ἡ φωτεινή δέσμη ἀλλάζει, γίνεται παράλληλη καὶ στή συνέχεια ἀποκλίνουσα (εἰκ. 7 καὶ 8).
- δ) Κατεβάζουμε τό σύνδεσμο πού πάνω του στηρίζεται ὁ προβολέας στό κάτω ἄκρο τῆς ράβδου καὶ φωτίζουμε κάθετα τή μιά ἀπό τίς μικρές πλευρικές ξύδρες τῆς λεκάνης. Μέσα στό υγρό πού φθορίζει διακρίνεται καθαρά ἡ πορεία τῆς δέσμης (εἰκ. 9).

Εικ. 9

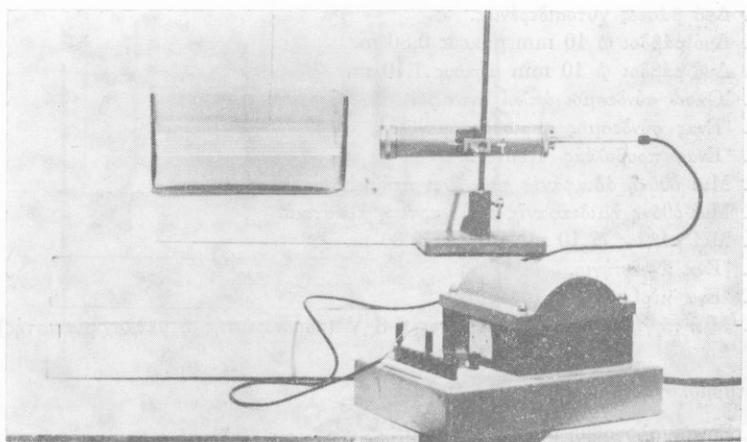

- ε) Μετακινούμε τό στέλεχος του προβολέα και παίρνουμε δέσμη συγκλίνουσα, παράλληλη και άποκλίνουσα.
- στ) Σ' όλα τά παραπάνω πειράματα παρατηρούμε ότι ή πορεία του φωτός είναι εύθυγραμμη.

Συμπέρασμα

Μποροῦμε νά κάνουμε όρατές τίς φωτεινές δέσμες στό χώρο, ἀν στήν πορεία τους βάλουμε καπνό, σκόνη κιμωλίας κτλ. Η λεκάνη σέ σχῆμα οδηγώντων παραλληλεπίπεδον, πού ἔχει μέσα νερό μέ διαλυμένη ούσια πού φθορίζει.

Σημείωση

"Οταν ἐκτελεῖται ή β' περίπτωση, φροντίζουμε ή θέση του προβολέα νά είναι τέτοια, πού κατά τή χρησιμοποίηση τής σκόνης τής κιμωλίας νά μήν πέφτει αύτή μέσα στό νερό τής λεκάνης.

ΠΕΙΡΑΜΑ 5ο

Συνέπειες τής εύθυγραμμης διαδόσεως του φωτός.

Σκιά, παρασκιά, σκοτεινός θάλαμος

*Απαραίτητα δργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Οκτώ σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. "Ενας προβολέας Reuter.
7. Μιά δόδηνη άδικφανής πού ἔχει στό κέντρο μικρή τρύπα.
8. Μιά δόδηνη ήμιδικαφανής άπό χαρτί ή πλαστικό.
9. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,30 m.
10. "Ενα κηροπήγιο.
11. "Ενα κερί.
12. Μιά πηγή ήλεκτρικού ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως


- α) Συναρμολογούμε διπτική τράπεζα.


- β) Πάνω στήν όριζόντια ράβδο των 1,10 m και στό ύκρο της περίπου στερεώνουμε τόν ένα σύνδεσμο και σ' αυτόν τόν προβολέα Reuter μέ τόν ξένα παράλληλο μέ τήν όριζόντια ράβδο.
- γ) Σ' άπόσταση 20 cm περίπου άπό τόν πρώτο σύνδεσμο στερεώνουμε δεύτερο και πάνω σ' αυτόν κατακόρυφα τήν ράβδο των 0,30 m.
- δ) Σ' άπόσταση γύρω στά 60 cm άπό τό δεύτερο σύνδεσμο στερεώνουμε τρίτο και πάνω σ' αυτόν τήν θόδον μέ τό έπιπεδο κάθετο στήν ράβδο των 1,10 m.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Βγάζουμε τό φακό άπό τόν προβολέα Reuter και τροφοδοτούμε τόν προβολέα μέ τάση 6-8 V. Τότε παρατηροῦμε στήν θόδον τής σκιά τῆς ράβδου. Στρέφουμε τό στέλεχος τοῦ προβολέα, ώσπου ή σκιά στήν θόδον νά γίνει εύκρινής και τό σκιερό μέρος τῆς θόδοντος νά χωρίζεται άπότομα άπό τό φωτεινό (εἰκ. 10). "Αν παρατηρήσουμε τό νήμα τῆς λάμπας μέσα στό σωλήνα τοῦ προβολέα, θά δοῦμε, ότι αυτό είναι παράλληλο μέ τήν ράβδο των 0,30 m, δηλαδή κατακόρυφο (πηγή σημειακή).
- β) Στρέφουμε τό στέλεχος τοῦ προβολέα κατά γωνία 90° τότε τό νήμα τῆς λάμπας γίνεται δριζόντιο και παρουσιάζεται έτσι σάν φωτεινή πηγή πού έχει διαστάσεις. Παρατηροῦμε στήν θόδον βαθμιαία μετάβαση άπό τήν τελείως σκιερή περιοχή της στήν τελείως φωτεινή. Έχουμε δηλαδή σχηματισμό παρασκιᾶς.
- γ) Πλησιάζουμε τήν ράβδο των 0,30 m πρός τήν θόδον άπομακρύνοντάς την άπό

Εἰκ. 10

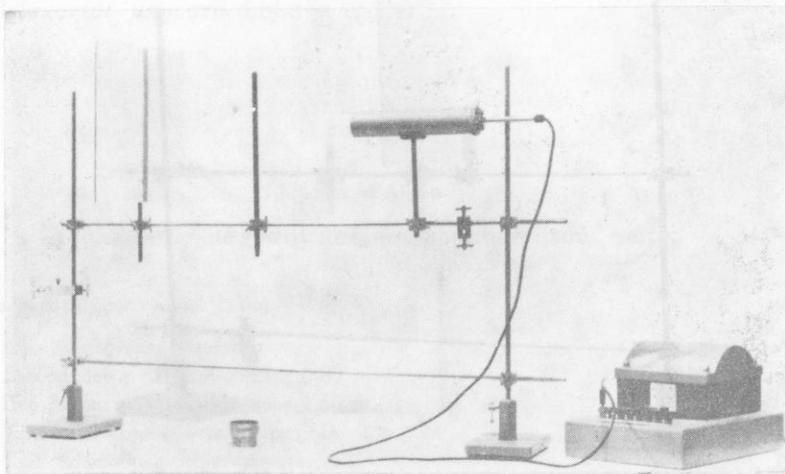

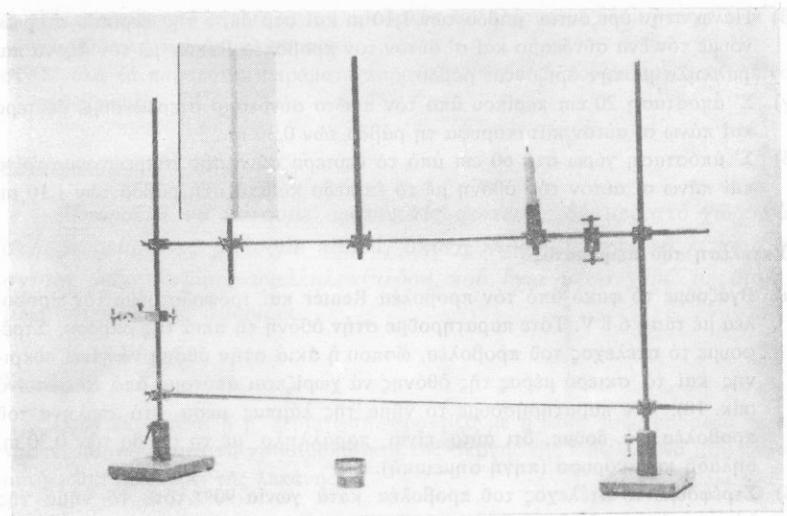


Εἰκ. 11

ούτοις τοις παραπάνω μέσοις αποδεικνύεται ότι η σημειώσιμη διάρθρωση του φυσικού πενδόλου είναι παρόμοια με την της ορθογώνιου πλάκας.

Συγχέεται της κάθετης πλάκας με την πλάκα της παραπάνω μέσης, ώστε να γίνεται μόνο ένας παραπάνω μέσος.

Εἰκ. 12

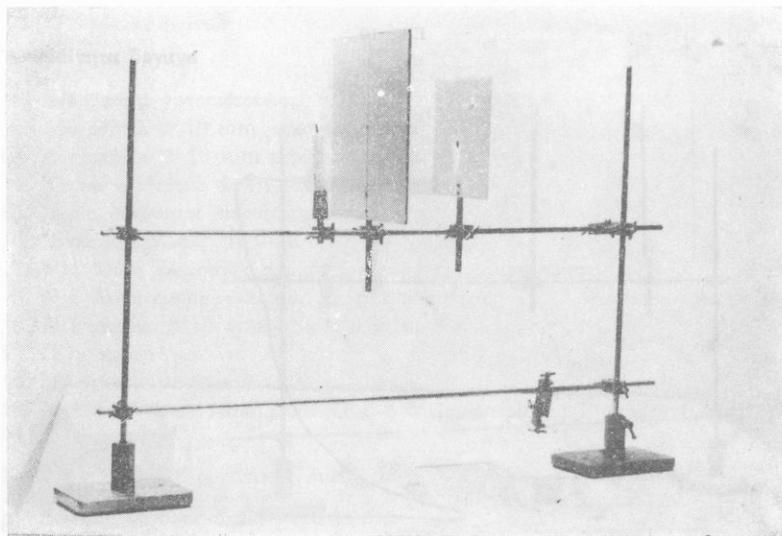

- τή φωτεινή πηγή. Ή παρασκιά έξαφανίζεται. Άπο μεγάλη άπόσταση ή πηγή θεωρεῖται σημειακή.
- δ) Αντικαθιστοῦμε τόν προβολέα Reuter μέ τό άναμμένο κερί πού έχουμε στηρίζει στό κηροπήγιο. Ή φλόγα τού κεριού είναι φωτεινή πηγή πού έχει διαστάσεις.
- “Αν ή ράβδος τῶν 0,30 m βρίσκεται κοντά στό κερί, παρατηρεῖται παρασκιά στήν θόδηνη, ἄν δημοσίευται μακριά ἀπό τό κερί καὶ κοντά στήν θόδηνη, δέν παρατηρεῖται παρασκιά (εἰκ. 11).
- ε) Βγάζουμε τή ράβδο τῶν 0,30 m καὶ στό σύνδεσμό της βάζουμε τήν θόδηνη σέ άπόσταση 1-3 cm ἀπό τό κερί. Πίσω ἀπό τήν θόδηνη στόν τρίτο σύνδεσμο βάζουμε τήν ημιδιαφανή θόδηνη (ἄν δέν έχουμε, κρατᾶμε μέ τό χέρι ἔνα φύλλο κοινοῦ χαρτιοῦ) καὶ παρατηροῦμε σ' αὐτή τό εἰδωλο τῆς φλόγας τού κεριού ἀνεστραμμένο. Προσέχουμε, ὅστε ή τρύπα τῆς θόδηνης νά είναι στό ίδιο ύψος μέ τό μέσο τῆς φλόγας τού κεριού. Ο χώρος ἀνάμεσα στίς δύο θόδηνες είναι δ σκοτεινός θάλαμος (εἰκ. 12).

Συμπεράσματα

Στό πίσω μέρος ἀδιαφανοῦς σώματος πού φωτίζεται σκηματίζεται σκιά, ἄν ή πηγή πού τό φωτίζει μπορεῖ νά θεωρηθεῖ σάν σημειακή, καὶ σκιά καὶ παρασκιά, ὅταν ή πηγή πού τό φωτίζει έχει αἰσθητές διαστάσεις.

Στήν πλευρά τού σκοτεινού θαλάμου ἀπέναντι στήν τρύπα σκηματίζονται ἀνεστραμμένα τά εἰδωλα τῶν φωτεινῶν ἀντικείμενων πού βρίσκονται μπροστά ἀπό τήν τρύπα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 6

“Ανάκλαση, διάχυση καὶ ἀπορρόφηση τού φωτός

“Απαραίτητα ὅργανα καὶ ὄλικά


1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Όκτώ σύνδεσμοι ὀπλοί (σταυροί).
5. Ἔνας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.

6. "Ενας προβολέας Reuter.
7. Μιά θύρη φωτισμού με κοντραριά H".
8. "Ένα φύλλο άπό λευκό χαρτί άκοιλάριστο.
9. "Ένας ρολός σελοτέπι.
10. "Ένα έπιπεδο κάτοπτρο.
11. "Ένα κομμάτι τζάμι.
12. Δυό λαβίδες άπλεξ.
13. Μιά πηγή ήλεκτρικού ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).
14. Μιά κάψα άπό πορσελάνη.
15. Λίγο βενζόλιο ή άλλο καύσιμο που νά δίνει φλόγα πλούσια σέ αιθάλη.
16. Λίγο βαμπάκι.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Συναρμολογούμε διπλή τράπεζα.
- β) Μέσα στήν κάψα άπό πορσελάνη βάζουμε ένα βαμπάκι, τό διαποτίζουμε μέ βενζόλιο και τό άνάβουμε. Πάνω άπό τή φλόγα που σχηματίζεται φέρνουμε τό τζάμι κρατώντας το μέ τή λαβίδα και τό μετακινούμε έτσι, πού νά σκεπαστεί σ' δηλ την έκταση άπό παχύ στρώμα αιθάλης.
- γ) Πάνω στήν όριζόντια ράβδο τής διπλής τράπεζας και σ' άποσταση άπό τό

Εἰκ. 13

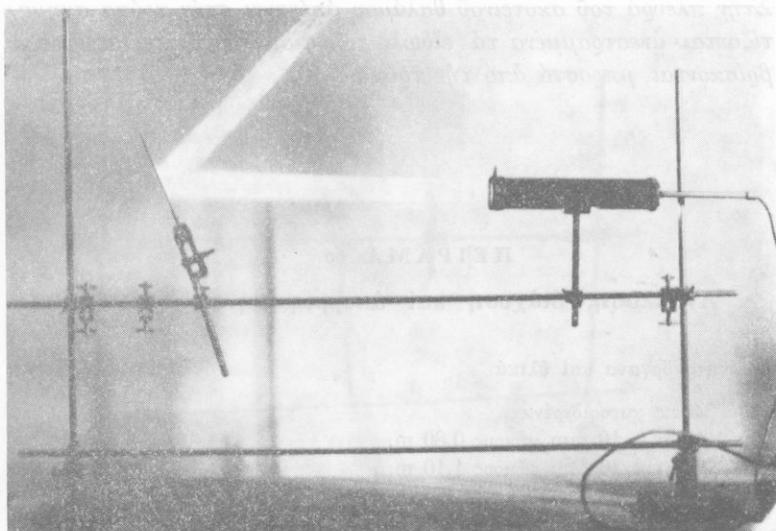



- άκρο της ίση μέ τό 1/3 τού μήκους της στερεώνουμε τόν ένα σύνδεσμο και πάνω σ' αυτόν τόν προβολέα.
- δ) Σέ συμμετρική θέση ός πρός τό μέσο της ράβδου στηρίζουμε δεύτερο σύνδεσμο και σ' αυτόν τή λαβίδα, πού μ' αυτή συγκρατούμε τό κάτοπτρο μέ τό έπιπεδο κάθετο στήν όριζόντια ράβδο.

*Έκτελεση τού πειράματος

- α) Τροφοδοτούμε τόν προβολέα μέ τάση 6-8 V και χωρίς διάφραγμα ρυθμίζουμε τή θέση της λάμπας έτσι, πού νά δίνει δέσμη παράλληλη. Κατευθύνουμε τή φωτεινή δέσμη στό κάτοπτρο και, στρέφοντάς το γύρω άπό τόν κατακόρυφο ξένου της λαβίδας, παρατηρούμε δτι ή δέσμη, άφού προσπέσει στό κάτοπτρο, παίρνει αλστηρά καθορισμένη διεύθυνση. "Έχουμε δηλαδή ανάκλαση τού φωτός (εἰκ. 13). "Η παρατήρηση γίνεται καλύτερα μέ τήν παρεμβολή καπνού ή σκόνης άπό κιμωλία κτλ.
- β) Άπομακρύνουμε τή λαβίδα μέ τό κάτοπτρο και στή θέση της βάζουμε τήν δύνη πάνω σ' αυτή κολλάμε μέ σελοτέπι τό φύλλο τού χαρτιού. Φωτίζουμε τό φύλλο τού χαρτιού και τότε παρατηρούμε δτι τό φῶς, άφού προσπέσει στό χαρτί, διαχέεται πρός δλες τίς κατευθύνσεις κι δλη ή αιθουσα φωτίζεται σχετικά (εἰκ. 14). "Έχουμε διάχυση τού φωτός άπό τήν τραχιά λευκή έπιφάνεια τού χαρτιού.
- γ) Άπομακρύνουμε τήν δύνη και στή θέση της βάζουμε τή λαβίδα μέ τό αιθαλωμένο τζάμι. Κατευθύνουμε στήν αιθαλωμένη έπιφάνεια τή φωτεινή δέσμη

Eik. 14

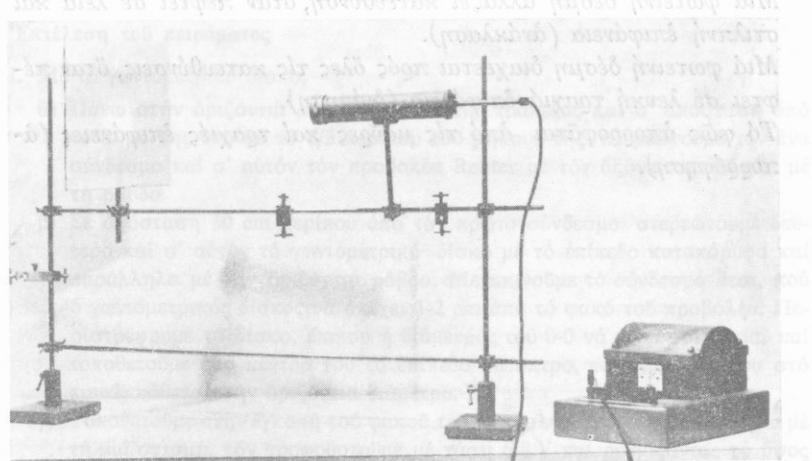

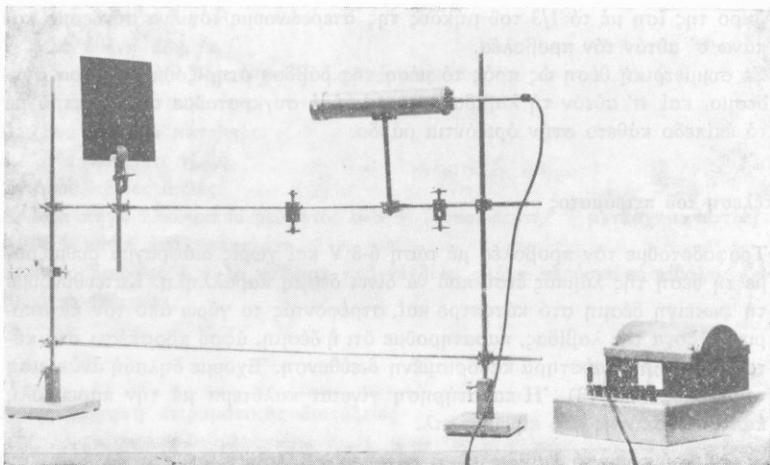

Εἰκ. 15

καὶ τότε παρατηροῦμε ὅτι ἀπορροφᾶται σχεδόν τελείως ἀπό τὴν αἱθάλη (εἰκ. 15). Ἐχουμε δηλαδὴ ἀπορρόφηση τοῦ φωτός ἀπό τὴν μαύρη ἐπιφάνεια.

Συμπεράσματα

Μιά φωτεινή δέσμη ἀλλάζει κατεύθυνση, ὅταν πέφτει σέ λεία καὶ στιλπνή ἐπιφάνεια (ἀνάκλαση).

Μιά φωτεινή δέσμη διαχέεται πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις, ὅταν πέφτει σέ λευκή τραχιά ἐπιφάνεια (διάχυση).

Τό φῶς ἀπορροφᾶται ἀπό τίς μαῦρες καὶ τραχιές ἐπιφάνειες (ἀπορρόφηση).

Άνακλαση καί νόμοι τῆς ἀνακλάσεως.

I. Μέ τό γωνιομετρικό δίσκο.

II. Μέ τό κοινό κάτοπτρο καί θόρόνη

*Απαραίτητα ὥργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Ὀκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. Ἐνας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Ἐνας προβολέας Reuter.
7. Ἐνας γωνιομετρικός δίσκος.
8. Ἐνα κουτί ἔξαρτημάτων τοῦ γωνιομετρικοῦ δίσκου.
9. Μιά θόρόνη ἀδιαφανής.
10. Μιά σειρά κατόπτρων ἡ κοινό ἐπίπεδο κάτοπτρο.
11. Μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).
12. Ἐνα μοιρογνωμόνιο.


Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Συναρμολογοῦμε διπλική τράπεζα.

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

I. Μέ τό γωνιομετρικό δίσκο.

- a) Πάνω στήν δριζόντια ράβδο τῆς διπλικῆς τράπεζας καί σ' ἀπόσταση ἀπό τό ἄκρο τῆς ίση μέ τό 1/3 περίπου τοῦ μήκους τῆς στερεάνουμε τόν ἔνα σύνδεσμο καί σ' αὐτὸν τόν προβολέα Reuter μέ τόν ἔξονα παράλληλο μέ τή ράβδο.
- b) Σέ ἀπόσταση 50 cm περίπου ἀπό τόν πρῶτο σύνδεσμο στερεάνουμε δεύτερο καί σ' αὐτὸν τό γωνιομετρικό δίσκο μέ τό ἐπίπεδο κατακόρυφο καί παράλληλο μέ τήν δριζόντια ράβδο. Μετακινοῦμε τό σύνδεσμο ἔτσι, πού διγωνιομετρικός δίσκος νά ἀπέχει 1-2 cm ἀπό τό φακό τοῦ προβολέα. Περιστρέφουμε τό δίσκο, ὥσπου ή διάμετρός του 0-0 νά γίνει δριζόντια, καί τοποθετοῦμε στό κέντρο του τό ἐπίπεδο κάτοπτρο, πού ὑπάρχει μέσα στό κουτί, κάθετο στήν δριζόντια διάμετρο.
- γ) Τοποθετοῦμε στήν ἐγκοπή τοῦ φακοῦ τοῦ προβολέα Reuter τό διάφραγμα μέ τή μιά σχισμή, τόν τροφοδοτοῦμε μέ τάση 6-8 V καί ρυθμίζοντας τό ψυγός του ρίχνουμε στό κάτοπτρο καί κατά τήν δριζόντια διάμετρο τοῦ δίσκου

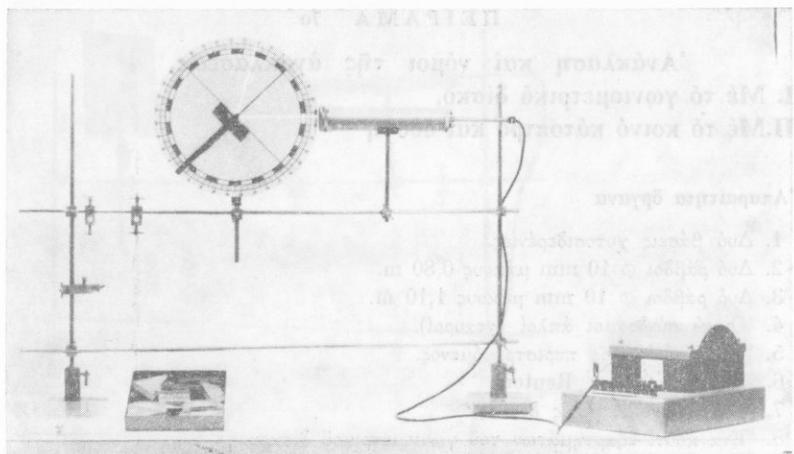


Εἰκ. 16

φωτεινή άκτινα κάθετα τότε ή άνακλωμένη συμπίπτει μέ την προσπίπτουσα. Φροντίζουμε, ώστε δι προβολέας νά δίνει παράλληλη δέσμη, κι αύτό τό διαπιστώνουμε, ἄν τό ίχνος της στό δίσκο είναι σ' δόλο του τό μῆκος τοδ ίδιου πάχους.

- δ) Στρέφουμε τό γωνιομετρικό δίσκο ἔτσι, πού ή προσπίπτουσα άκτινα νά σχηματίσει μέ την δριζόντια διάμετρο (κάθετο στό κάτοπτρο) γωνία π.χ. 30° . Παρατηροῦμε δι τό ή άνακλώμενη άκτινα σχηματίζει μέ την ίδια κάθετο τόν ίδια γωνία άνακλάσεως 30° (εἰκ. 16). Μεγαλώνουμε τή γωνία προσπτώσεως μέ περιστροφή τού δίσκου, δόποτε μεγαλώνει καί ή γωνία άνακλάσεως καί παραμένει πάντα ίση μέ τή γωνία προσπτώσεως. Παρατηροῦμε άκόμη δι τό ή προσπίπτουσα άκτινα, ή άνακλωμένη καί ή κάθετος μνᾶ νότη στήν έπιφάνεια πού γίνεται ή άνάκλαση (διάμετρος 0-0) βρίσκονται στό διό ίδιο έπίπεδο, τό έπίπεδο τού δίσκου.

Π. Μέ κοινό κάτοπτρο καί δύνη.

- ια α) Αντικαθιστοῦμε τόν άπλο σύνδεσμο πού φέρνει τόν προβολέα μέ περιστρεύοντο φόμενο σύνδεσμο. Αφαιροῦμε άπό τήν διπτική τράπεζα τό γωνιομετρικό δίσκο καί στή θέση του, στόν ίδιο σύνδεσμο, στρεψώνουμε τήν δύνη, μέ τό ίσιο στέλεχος πρός τά πάνω καί τό έπίπεδο αύτής παράλληλο μέ τήν δριζόντια διάρραβδο τής διπτικής τράπεζας. Αφήνουμε χαλαρή τή βίδα τού συνδέσμου πού συγκρατεῖ τό στέλεχος τής δύνης ἔτσι, πού, δταν αύτή πέφτει, νά άγγιξει μικρό έπίπεδο κάτοπτρο, τοποθετημένο πάνω στήν πειραματική τράπεζα ή πεζα καί σέ τέτοια θέση, πού τό μέσο του νά συμπίπτει μέ τόν πόδα τής κασσιεώς τακορύφου πού περνά άπό τό κέντρο τής δύνης.

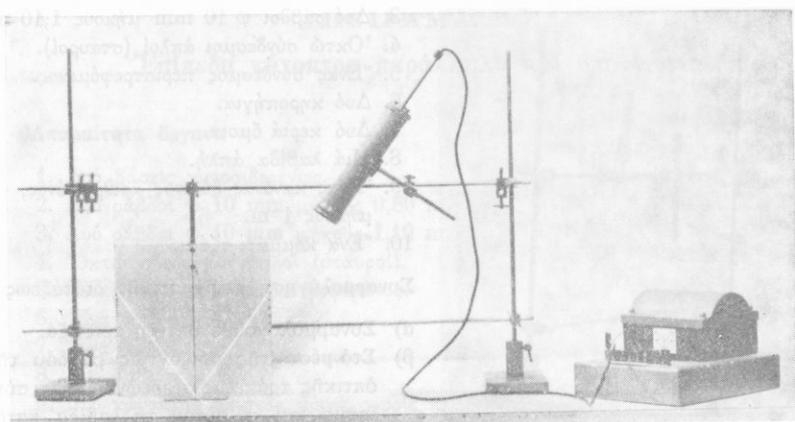

Εἰκ. 17

ειδ. εἰκ.

παρόπλωσης της φωτεινής δέσμης στον κατόπτρο

- β) Τροφοδοτούμε τόν προβολέα μέ τάση 6-8 V καί στρέφοντάς τον μέ τόν περιστρεφόμενο σύνδεσμο κατευθύνουμε τή φωτεινή δέσμη στό κέντρο τοῦ κατόπτρου σέ τρόπο, πού τό ίχνος της νά φαίνεται στήν δόθόνη. Παρατηρούμε πάλι στήν δόθόνη τήν ἀνακλώμενη δέσμη. Μέ τό μοιρογνωμόνιο μετράμε τίς γωνίες προσπτώσεως καί ἀνακλάσεως (εἰκ. 17).

Συμπεράσματα

Ιος νόμος: Η γωνία προσπτώσεως είναι ἵση μέ τή γωνία ἀνακλάσεως.


Ζος νόμος: Η προσπίπτουσα καί ἡ ἀνακλώμενη ἀκτίνα δρίζονται ἐπίπεδο, πού είναι κάθετο στήν ἐπιφάνεια πού γίνεται ἡ ἀνάκλαση.

ΠΕΙΡΑΜΑ 80

Εἰδωλα ἐπίπεδων κατόπτρων

**Απαραίτητα ὅργανα*

- Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
- Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.

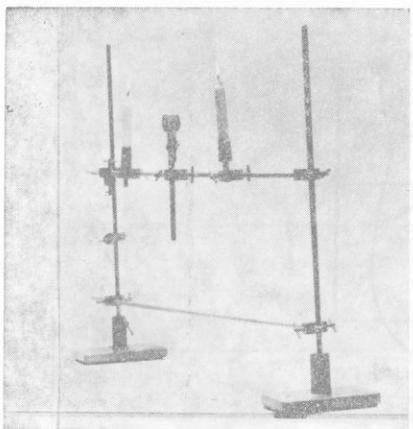

Εἰκ. 18

3. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Όκτω σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Δυό κηροπήγια.
7. Δυό κεριά ὅμοια.
8. Μιά λαβίδα ἀπλή.
9. "Ενας κανόνας ξύλινος ἀριθμημένος, μήκους 1 m.
10. "Ενα κομμάτι τζάμι.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Συναρμολογοῦμε διπλή τράπεζα.
- β) Στό μέσο τῆς δριζόντιας ράβδου τῆς διπλικῆς τράπεζας στερεώνουμε ἕνα σύνδεσμο καὶ σ' αὐτὸν τὴ λαβίδα κατακόρυφη· μ' αὐτή συγκρατοῦμε τὸ τζάμι μὲ τὸ ἐπίπεδο κάθετο στήν δριζόντια ράβδο.

γ) Ἀπό τὴ μιὰ καὶ τὴν ἄλλη μεριά τῆς λαβίδας καὶ σέ ἀποστάσεις 25-30 cm στερεώνουμε δυό ἄλλους συνδέσμους καὶ σέ καθέναν ἀπ' αὐτούς στηρίζουμε ἀπό ἕνα κηροπήγιο μέ κερί.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Ἀνάβουμε τό ἕνα κερί καὶ βάζοντας τό μάτι μας πρός τό μέρος του παρατηροῦμε μέσα ἀπό τό τζάμι τό σβησμένο κερί. Τό μετακινοῦμε ἐλαφρά, ὥσπου τό εἰδωλο τῆς φωλίγας τοῦ ἀναμμένου κεριοῦ νά βρεθεῖ πάνω στό φιέλι τοῦ σβησμένου· τότε φαίνεται κι αὐτό σάν νά είναι ἀναμμένο (εἰκ. 18).
- β) Μέ τόν ἀριθμημένο κανόνα μετρᾶμε τίς ἀποστάσεις τῶν δυό κεριῶν ἀπό τό τζάμι καὶ τίς βρίσκουμε ἵσες (τό τζάμι συμπεριφέρεται στήν περίπτωση αὐτῆ σάν κάτοπτρο).

Συμπεράσματα

"Η ἀπόσταση τοῦ ἀντικείμενου ἀπό τό κάτοπτρο εἶναι ἵση μέ τὴν ἀπόσταση τοῦ εἰδώλου ἀπό τό κάτοπτρο.

Τό εἰδωλο φωτεινοῦ ἀντικείμενου πού σχηματίζεται ἀπό ἐπίπεδο κάτοπτρο εἶναι φανταστικό, σχηματίζεται πίσω ἀπό τό κάτοπτρο καὶ τό μέγεθός του εἶναι ἵσο μέ τό μέγεθος τοῦ ἀντικείμενου.

Ἐπίπεδα κάτοπτρα παράλληλα καὶ ὑπὸ γωνίᾳ

Ἀπαραίτητα ὅργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Ὁκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. Ἐνας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Ἐνα κηροπήγιο.
7. Ἐνα κερί.
8. Δυό λαβίδες ἀπλές.
9. Δυό κάτοπτρα ἐπίπεδα κοινά, χωρίς πλαίσιο.


Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως


α) Συναρμολογοῦμε διπτική τράπεζα.

β) Στό μέσο τῆς δριζόντιας ράβδου τῆς διπτικῆς τράπεζας στερεώνουμε ἔναν ἀπλό σύνδεσμο καὶ στηρίζουμε τό κηροπήγιο πού φέρνει τό κερί.

γ) Ἀπό τή μιά καὶ τήν ἄλλη μεριά τού συνδέσμου καί σέ ἀπόσταση 25-30 cm στερεώνουμε δύο ἄλλους συνδέσμους καὶ πάνω σ' αὐτούς στηρίζουμε κατάκρυφα τίς δυό λαβίδες, μέ τίς δροῖες συγκρατοῦμε τά δυό κάτοπτρα—ἀφοῦ βάλουμε ἀνάμεσα σ' αὐτά καὶ στίς σιαγόνες τῶν λαβίδων φύλλο χαρτιοῦ διπλωμένο πολλές φορές, γιά νά ἔχει ἀρκετό πάχος—μέ τά ἐπίπεδά τους δσο τό δυνατό κατακρύφα καὶ κάθετα στήν δριζόντια ράβδο τῆς διπτικῆς τράπεζας, δηλαδή παράλληλα τό ἔνα μέ τ' ἄλλο.

Ἐlk. 19

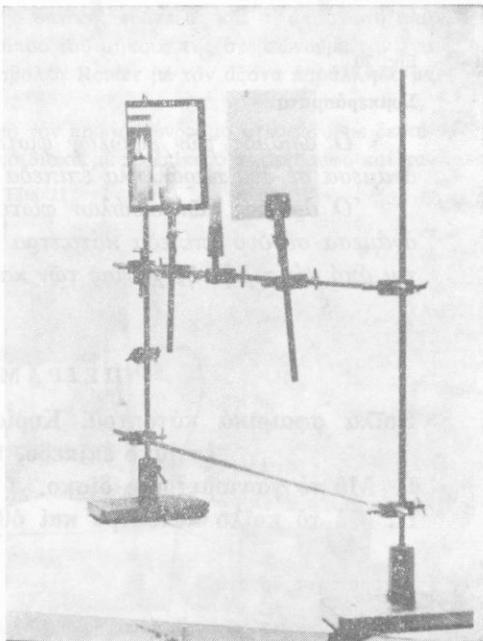

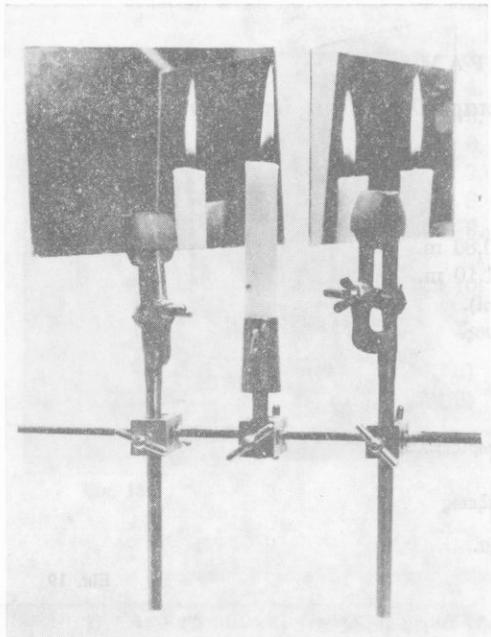

Εἰκ. 20

Συμπεράσματα

‘Ο ἀριθμός τῶν εἰδώλων φωτεινοῦ ἀντικείμενου, πού βρίσκεται ἀνάμεσα σέ δυό παράλληλα ἐπίπεδα κάτοπτρα, εἶναι ἀπειδος.

‘Ο ἀριθμός τῶν εἰδώλων φωτεινοῦ ἀντικείμενον, πού βρίσκεται ἀνάμεσα σέ δυό ἐπίπεδα κάτοπτρα πού σχηματίζουν γωνία, εξαρτᾶται ἀπό τὴν τιμή τῆς γωνίας πού σχηματίζουν καὶ τό δποιο μεγαλώνει, ὅσο ἡ γωνία μικραίνει (εἰκ. 20).

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Ἀνάβουμε τό κερί· τότε, ἢν παρατηρήσουμε μέσα στό ἔνα ἀπό τά κάτοπτρα, βλέπουμε μεγάλο πλῆθος ἀπό εἰδώλα σέ κανονικές ἀποστάσεις, πού ἡ φωτεινότητά τους ἔξασθενίζει, ὅσο αὐξάνεται ἡ σειρά τους (εἰκ. 19).
- b) Περιστρέφουμε καὶ τίς δυό λαβίδες γύρω ἀπό τόν κατακόρυφο ἄξονά τους, ὥστε τά ἐπίπεδα κάτοπτρα νά σχηματίζουν τώρα γωνία. Παρατηρούμε μέσα στά κάτοπτρα περιορισμένο ἀριθμό εἰδώλων, πού τό πλῆθος τους ἔξαρτᾶται ἀπό τήν τιμή τῆς γωνίας πού σχηματίζουν καὶ τό δποιο μεγαλώνει, ὅσο ἡ γωνία μικραίνει (εἰκ. 20).

ΠΕΙΡΑΜΑ 10ο

Κοῖλα σφαιρικά κάτοπτρα. Κυρία ἑστία, δευτερεύουσες ἑστίες, ἑστιακό ἐπίπεδο, ἑστιακή ἀπόσταση.

I. Μέ τό γωνιομετρικό δίσκο.

II. Μέ τό κοῖλο κάτοπτρο καὶ θόόνη

*Απαραίτητα δργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.

2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Όκτω σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. "Ενας προβολέας Reuter.
7. "Ενας γωνιομετρικός δίσκος.
8. "Ενα κουτί έξαρτημάτων του γωνιομετρικού δίσκου.
9. Μιά δθόνη άδιαφανής.
10. Μιά σειρά κατόπτρων (έπιπεδο, κοῖλο, κυρτό).
11. "Ενα στήριγμα φακών ή κατόπτρων.
12. Μιά πηγή ηλεκτρικού ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).
13. "Ενα ίνποδεκάμετρο.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως


Συναρμολογούμε διπλική τράπεζα.

Έκτέλεση του πειράματος

I. Μέ το γωνιομετρικό δίσκο.

- α) Πάνω στήν δριζόντια ράβδο της διπλικής τράπεζας και σ' απόσταση άπο τό δικρό της μέ το 1/3 περίπου τού μήκους της στερεώνουμε τόν ένα σύνδεσμο και σ' αυτόν τόν προβολέα Reuter μέ τόν έξονα παράλληλο μέ τή ράβδο.
- β) Σ' απόσταση 30 cm περίπου άπό τόν πρώτο σύνδεσμο στερεώνουμε δεύτερο και σ' αυτόν τό γωνιομετρικό δίσκο μέ τό έπιπεδο κατακόρυφο και πα-

Εἰκ. 21

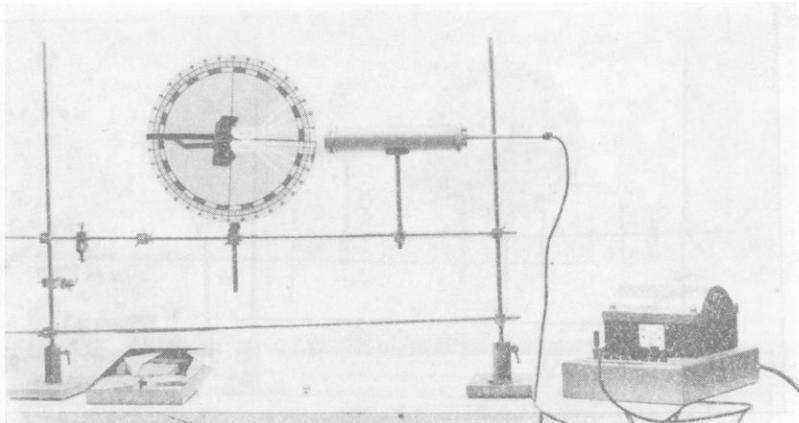


ράλληλο μέ τήν δριζόντια ράβδο. Μετακινούμε τό σύνδεσμο έτσι, πού δίσκος νά άπεχει 1-2 cm από τό φακό τοῦ προβολέα. Περιστρέφουμε τό δίσκο μέ τέτοιο τρόπο, πού ή διάμετρός του 0-0 νά γίνει δριζόντια, και ποθετούμε στό κέντρο του τό κοιλό κάτοπτρο, πού βρίσκεται στό κουτί, μέ τόν κύριο άξονα κατά τήν δριζόντια διάμετρο 0-0 τοῦ δίσκου.

γ) Τοποθετούμε στήν εγκοπή τοῦ φακού τοῦ προβολέα Reuter τό διάφραγμα μέ τίς πολλές παράλληλες σχισμές έτσι, πού αντές νά είναι δριζόντιες, τόν τροφοδοτούμε μέ τάση 6-8 V και ρυθμίζοντας τό υψος του ρίζονυμε στό κάτοπτρο παράλληλη δέσμη έτσι, πού ή μεσαία άκτινα νά συμπίπτει μέ τόν κύριο άξονα τοῦ κατόπτρου. Μέ περιστροφή τοῦ δίσκου μαζί μέ τό σύνδεσμο πού τόν στηρίζει γύρω από τήν δριζόντια ράβδο τής δριτικῆς τράπεζας ή τό δίσκο γύρω από τόν κατακόρυφο άξονα τοῦ στελέχους του πετυχαίνοντας, ώστε ή παράλληλη δέσμη πού δίνει διάφορα στό δίσκου. Παρατηρούμε τήν άνακλώμενη δέσμη νά είναι συγκλίνουσα και νά σχηματίζει πάνω στόν κύριο άξονα τήν κυρία έστια. Μέ περιστροφή τοῦ στελέχους τοῦ προβολέα πετυχαίνοντας ενκρίνεια δόλκηληρης τής δέσμης. "Αν ή έστια δέ σχηματίζεται άκριβῶς έπάνω στόν κύριο άξονα, περιστρέφουμε τό κάτοπτρο στό δίσκο μέ τό χέρι μας, ώσπου νά βρεθεῖ ή έστια πάνω στόν κύριο άξονα. Αντή είναι ή κυρία έστια τοῦ κατόπτρου (εἰκ. 21). Μετράμε μέ τό υπόδεκάμετρο τήν έστιακή άποσταση, δηλαδή τήν άποσταση τής κυρίας έστιας από τήν κορυφή τοῦ κατόπτρου.

δ) Στρέφουμε τό γωνιομετρικό δίσκο σιγά σιγά και κατά μικρή γωνία άπό τή μιά και τήν άλλη μεριά τής προηγούμενης θέσεως. "Η έστια παίρνει διάφορες θέσεις στήν περιφέρεια (σφαιρικῆς έπιφάνειας) μέ κέντρο τήν κο-

Εἰκ. 22

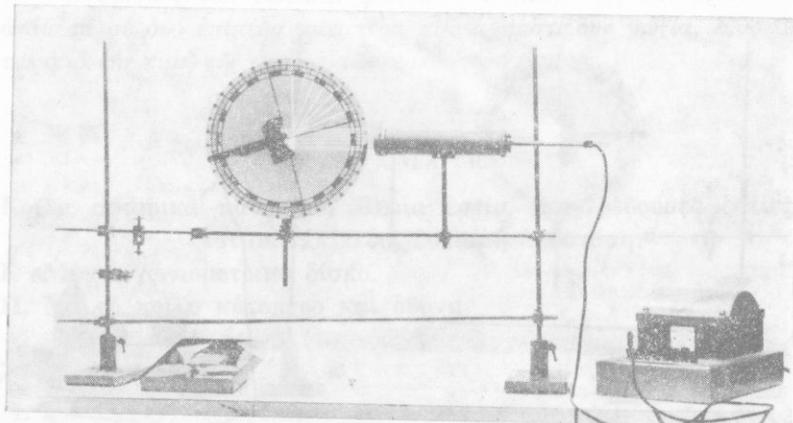


ρυφή τοῦ κατόπτρου. Οἱ θέσεις αὐτές τῆς ἐστίας εἶναι οἱ δευτερεύουσες ἐστίες (εἰκ. 22).


- ε) Ξαναγυρίζουμε τὸ δίσκο στήν ἀρχική του θέση ἔτσι, πού ἡ ἐστία νά σχηματίζεται στόν κύριο ἄξονα. Ἀν νοήσουμε ἕνα ἐπίπεδο κάθετο στόν κύριο ἄξονα στή θέση τῆς κυρίας ἐστίας, αὐτό εἶναι τό ἐστιακό ἐπίπεδο τοῦ κατόπτρου.

II. Μέ κοιλο κάτοπτρο καὶ δόθόνη.

- α) Βγάζουμε τό γωνιομετρικό δίσκο καὶ στή θέση του βάζουμε τήν δόθνη μέ τό ἐπίπεδό της κατακόρυφο καὶ παράλληλο μέ τήν δριζόντια ράβδο τῆς δπτικῆς τράπεζας. Ρυθμίζουμε τή θέση τοῦ συνδέσμου πού τή στηρίζει ἔτσι, πού ἡ πλευρά της πού εἶναι πρός τό μέρος τοῦ προβολέα νά ἀπέχει ἀπ' αὐτόν 1-2 cm καὶ, στρέφοντάς τη γύρω ἀπό τήν δριζόντια ράβδο μαζί μέ τό σύνδεσμο ἡ γύρω ἀπό τό κατακόρυφο στέλεχός της, πετυχαίνουμε νά φαίνεται σ' αὐτή ἡ παράλληλη δέσμη πού δίνει ὁ προβολέας.
- β) Πέρα ἀπό τήν δόθνη στερεώνουμε τόν περιστρεφόμενο σύνδεσμο καὶ πάνω του στηρίζουμε τό στήριγμα τῶν φακῶν πού φέρνει τό κοιλο κάτοπτρο. Ρυθμίζουμε τή θέση τοῦ συνδέσμου ἔτσι, πού τό στήριγμα νά ἀγγίζει σχεδόν τήν δόθόνη.
- γ) Στρέφουμε τό στήριγμα μέ τό σύνδεσμο γύρω ἀπό τήν δριζόντια ράβδο τῆς δπτικῆς τράπεζας ἡ γύρω ἀπό τό κατακόρυφο στέλεχός του, ὥσπου νά πετύχουμε νά παρουσιαστεῖ στήν δόθνη ἡ ἀνακλώμενη δέσμη καὶ νά σχηματιστεῖ ἡ ἐστία πάνω στόν κύριο ἄξονα τοῦ κατόπτρου. Μέ τό ύποδεκάμετρο μετρᾶμε τήν ἐστιακή ἀπόσταση (εἰκ. 23).
- δ) Χαλαρώνουμε ἐλαφρά τή βίδα πού συγκρατεῖ τά δυό κομμάτια τοῦ περι-

Εἰκ. 23

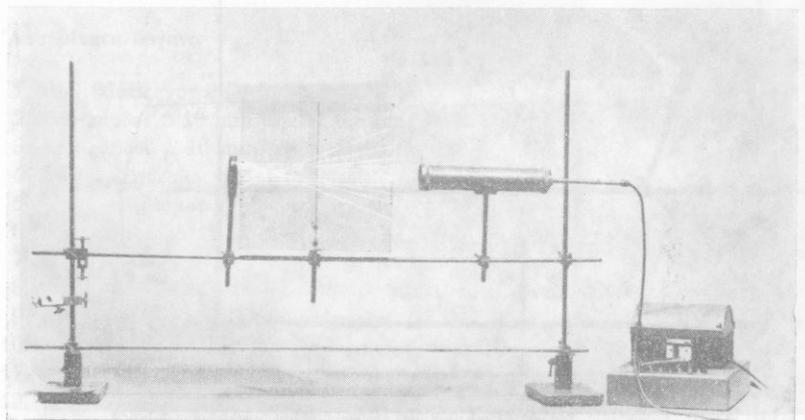

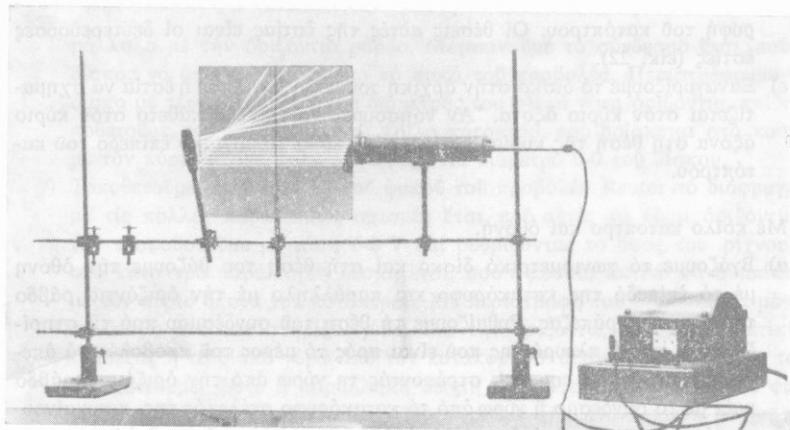


Eik. 24

στρεφόμενου συνδέσμου και στρέφουμε τό στήριγμα μαζί μέ τό κάτοπτρο κατά μικρή γωνία, άπό τή μιά και τήν άλλη μεριά τής άρχικής του θέσεως, γύρω άπό τόν ξένα τού συνδέσμου αύτού. Ή έστια παίρνει διάφορες θέσεις (εἰκ. 24). "Ετσι πάρατηροῦμε τίς δευτερεύουσες έστιες και δρίζουμε τό έστιακό έπιπεδο.

- ε) Βγάζουμε τήν δόθηνη και μπροστά άπό τό κάτοπτρο φυσάμε καπνό ή σκόνη κιμωλίας. Παρατηροῦμε πάρα πολύ καθαρά τήν έστια, κυρία ή δευτερεύουσα (εἰκ. 25).

Eik. 25

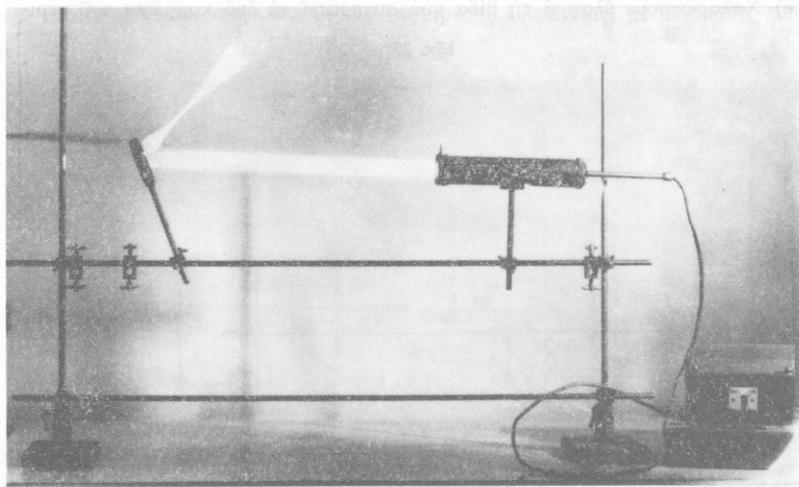

³ Ακτίνες παραλληλες μέ τόν κύριο ἄξονα κοίλου σφαιρικοῦ κατόπτρου, ὅπερα ἀπό τήν ἀνάκλασή τους σ' αὐτό, προχωροῦν συγκέντονται σέ κάποιο σημεῖο τοῦ κύριου ἄξονα, τήν κυρίαν ἐστία.

⁴ Ακτίνες παραλληλες μέ δευτερεύοντα ἄξονα, ἀνακλώμενες στό κάτοπτρο, συναντιοῦνται σέ κάποιο σημεῖο πού βρίσκεται στόν ἀντίστοιχο δευτερεύοντα ἄξονα καὶ σχηματίζονται δευτερεύοντα ἐστία.

Τό ἐπίπεδο πού εἶναι κάθετο στόν κύριο ἄξονα τοῦ κατόπτρου στό σημεῖο τῆς κυρίας ἐστίας ὁνομάζεται ἐστιακό ἐπίπεδο τοῦ κατόπτρου.

⁵ Η ἀπόσταση τῆς κυρίας ἐστίας ἀπό τήν κορυφή τοῦ κατόπτρου ὁνομάζεται ἐστιακή ἀπόσταση τοῦ κατόπτρου.

Θέλετε να γνωρίσετε την απόσταση της κυρίας ἐστίας τοῦ κατόπτρου; Εάν τούτη η απόσταση είναι μεγαλύτερη από την πράσινη, τότε ο κατόπτρος θα αποτελείται από μεγάλη ποσότητα ανακλασμάτων, καθώς η πράσινη είναι η μεγαλύτερη από την πράσινη ποσότητα ανακλασμάτων.

Εάν τούτη η απόσταση είναι μικρή, τότε ο κατόπτρος θα αποτελείται από μεγάλη ποσότητα ανακλασμάτων, καθώς η πράσινη είναι η μεγαλύτερη από την πράσινη ποσότητα ανακλασμάτων.

ΠΕΙΡΑΜΑ 11ο

Σχηματισμός ειδώλων μέ κοῖλο σφαιρικό κάτοπτρο. Είδωλα πραγματικά καὶ φανταστικά.

Μέτρηση τῆς ἐστιακῆς ἀποστάσεως κοίλου σφαιρικοῦ κατόπτρου

Απαραίτητα ὅργανα

- Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
- Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 0,80 m.
- Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 1,40 m.
- Όκτω σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
- "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
- "Ενα κηροπήγιο.
- "Ενα κερί.
- Μιά δέσμη ἀδιαφανής.
- "Ενα στήριγμα φωκῶν ἢ κατόπτρων.
- Μιά σειρά κατόπτρων (ἐπίπεδο, κοῖλο, κυρτό).
- "Ενα κανόνας ἀριθμημένος μήκους 1 m.
- Μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ἢ μετασχηματιστής).


Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

Επιμελέστε την

- α) Συναρμολογούμε διπτική τράπεζα.
- β) Κοντά στό ἔνα ἄκρο τῆς δριζόντιας ράβδου στηρίζουμε ἔναν ἀνλό σύνδεσμο καὶ σ' αὐτὸν ἔνα στήριγμα φακῶν, τό διπτοῖ φέρνει ἔνα κοῦλο κάτοπτρο πού νά ἔχει ἑστιακή ἀπόσταση λίγο πιό μικρή ἀπό 10 cm, μέ τό ἐπίπεδο κάθετο στήν δριζόντια ράβδο.
- γ) Σ' ἀπόσταση γύρω στά 10 cm ἀπό τόν πρῶτο σύνδεσμο στερεώνουμε δεύτερο καὶ σ' αὐτὸν στηρίζουμε τό κηροπήγιο μέ τό κερί.
- δ) Πέρα ἀπό τό δεύτερο σύνδεσμο, σ' ἔναν τρίτο, στηρίζουμε τήν δθόνη μέ τό ἐπίπεδο της κάθετο στήν δριζόντια ράβδο.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος


- α) Ἀνάβουμε τό κερί καὶ μετακινοῦμε τήν δθόνη, ὥσπου νά βροῦμε μιά θέση πού νά σχηματίζεται σ' αὐτή πάρα πολύ καθαρά τό πραγματικό εἰδώλο τῆς φλόγας τοῦ κεριοῦ ἀνεστραμμένο καὶ μεγαλύτερο ἀπ' αὐτή (εἰκ. 26). Μέ τόν ἀριθμημένο κανόνα μετράμε τίς ἀποστάσεις τῆς φλόγας τοῦ κεριοῦ καὶ τοῦ εἰδώλου της στήν δθόνη ἀπό τήν κορυφή τοῦ κατόπτρου, πού είναι π καὶ π' ἀντιστοίχως. Ἀπό τή γνωστή σχέση $\frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi'} = \frac{1}{f}$ ὑπολογίζουμε τήν ἑστιακή ἀπόσταση τοῦ κατόπτρου.
- β) Ἀπομακρύνουμε τό κερί ἀπό τό κάτοπτρο γύρω στό 1 cm. Γιά νά πάρουμε πάλι καθαρό τό εἰδώλο τῆς φλόγας στήν δθόνη, πρέπει νά τήν πλησιάσουμε πρός τό κάτοπτρο.
- γ) Ἀπομακρύνουμε τό κερί ἀπό τό κάτοπτρο σέ ἀπόσταση 20 cm περίπου. Στρέφουμε τό στήριγμα πού ἔχει τό κάτοπτρο γύρω ἀπό κατακόρυφο ἄξονα κατά πολύ μικρή γωνία καὶ κρατώντας μέ τό χέρι τήν δθόνη ἡ φύλλο χαρτιοῦ βρίσκουμε νά σχηματίζεται σ' αὐτό τό εἰδώλο στήν ἴδια ἀπόσταση ἀπό τό κάτοπτρο τῶν 20 περίπου cm καὶ δίπλα στή φλόγα τοῦ κεριοῦ. "Αν τό εἰδώλο αὐτό δέν είναι εὐκρινές, ἀλλάζουμε ἐλαφρά τή θέση τοῦ κεριοῦ. Τό εἰδώλο είναι πραγματικό, ἀνεστραμμένο καὶ ἵσο μέ τό ἀντικείμενο. Ἡ θέση αὐτή τοῦ κύριου ἄξονα συμπίπτει μέ τό κέντρο καμπυλότητας τοῦ κατόπτρου.
- δ) Βάζουμε τό κηροπήγιο μέ τό χέρι σ' ἀπόσταση π' ἀπό τό κάτοπτρο (σάν τήν περίπτωση α)."Αν βάλουμε τήν δθόνη μέ διεύθυνση πλάγια ἔτσι, πού νά μήν ἀποκόβει τίς φωτεινές ἀκτίνες ἀπό τό κερί πρός τό κάτοπτρο, στή θέση π, πού προσδιορίστηκε στήν περίπτωση (α), θά πάρουμε σ' αὐτή καὶ στήν ἐπιφάνειά της πού είναι στραμμένη πρός τό κάτοπτρο, τό εἰδώλο τῆς φλόγας αὐτό είναι εἰδώλο πραγματικό, ἀνεστραμμένο καὶ μικρότερο ἀπό τό ἀντικείμενο (εἰκ. 27).
- ε) Σ' ὅλες τίς παραπάνω περιπτώσεις, ἂν παρατηρήσουμε μέσα στό κάτοπτρο, δέ βλέπουμε εἰδώλο τῆς φλόγας φανταστικό ὅπως στά ἐπίπεδα κάτοπτρα.

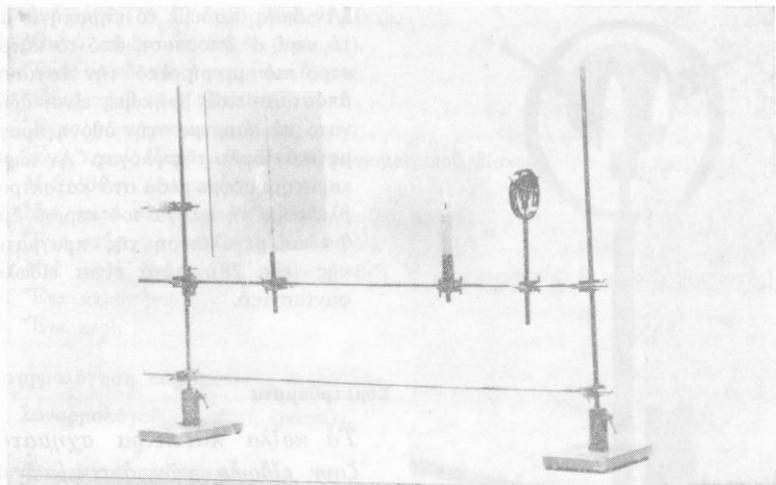


Εἰκ. 26

παρατητικό μέσος πάντα χρησιμεύει στην απόδειξη της ηλεκτρικής απόστασης των αγωγών. Η παρατητική απόσταση των αγωγών είναι η απόσταση μεταξύ των αγωγών στην οποία διατηρείται η ίδια ηλεκτρική δύναμη στην αγωγή, όταν η αρχική δύναμη στην αγωγή αποτελείται από την ηλεκτρική δύναμη που διατηρείται στην αγωγή.

Εἰκ. 27

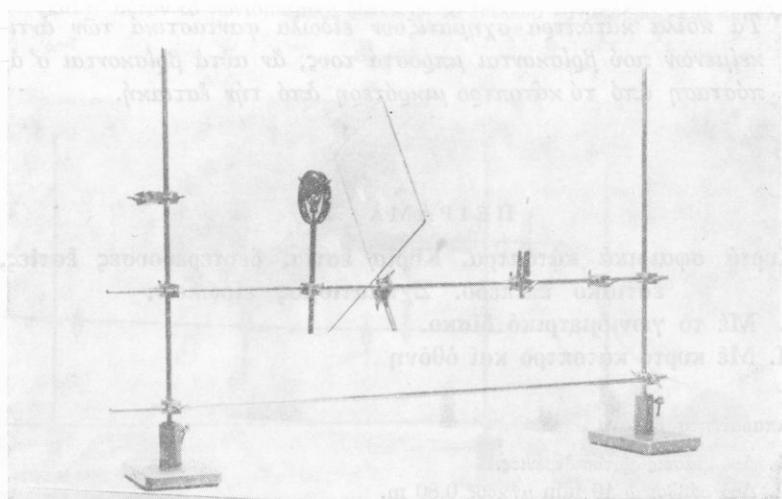

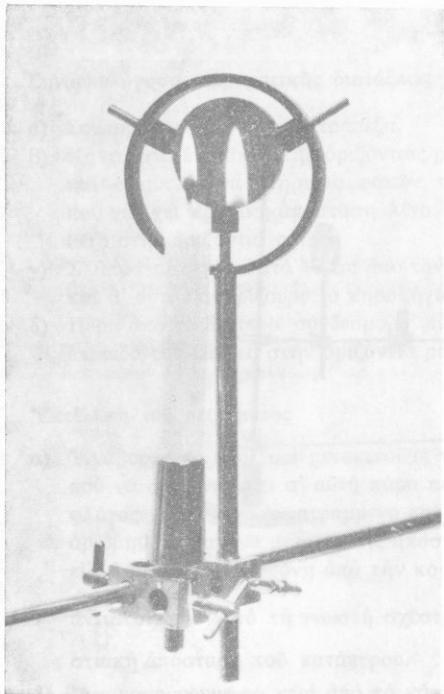

Εἰκ. 28

"Αν δημοσίευμε τό τηροπήγιο μέτρο κερί σ' ἀπόσταση ἀπό τό κάτοπτρο πιό μικρή ἀπό τήν ἔστιακή ἀπόσταση πού βρήκαμε, εἶναι ἀδύνατο νά πάρουμε στήν δόδοντι πραγματικό εἶδωλο τῆς φλόγας. "Αν τώρα παρατηρήσουμε μέσα στό κάτοπτρο, βλέπουμε τήν φλόγα τού κεριού δρθια καὶ μεγαλύτερη τῆς πραγματικῆς (εἰκ. 28). Αὐτό εἶναι εἶδωλο φανταστικό.

Συμπεράσματα

Τά κοῦλα κάτοπτρα σχηματίζουν εἶδωλα τῶν ἀντικείμενων πού βρίσκονται μπροστά τους πραγματικά καὶ ἀνεστραμμένα, ἀν τά ἀντικείμενα βρίσκονται σ' ἀπόσταση ἀπό τό κάτοπτρο μεγαλύτερη ἀπό τήν ἔστιακή.

Τά κοῦλα κάτοπτρα σχηματίζουν εἶδωλα φανταστικά τῶν ἀντικείμενων πού βρίσκονται μπροστά τους, ἀν αὐτά βρίσκονται σ' ἀπόσταση ἀπό τό κάτοπτρο μικρότερη ἀπό τήν ἔστιακή.

ΠΕΙΡΑΜΑ 12ο

Κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Κυρία ἔστια, δευτερεύουσες ἔστιες, ἔστιακό ἐπίπεδο. Σχηματισμός εἰδώλων.

I. Μέ τό γωνιομετρικό δίσκο.

II. Μέ κυρτό κάτοπτρο καὶ δόδοντι

*Απαραίτητα δργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.

3. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Όκτω σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. "Ενας προβολέας Reuter.
7. "Ενας γωνιομετρικός δίσκος.
8. "Ενα κούτι έξαρτημάτων τοῦ γωνιομετρικοῦ δίσκου.
9. Μιά δόθηντή άδιαφανής.
10. Μιά σειρά κατόπτρων (έπιπεδο, κοῖλο, κυρτό).
11. "Ενα στήριγμα φακῶν ἢ κατόπτρων.
12. Μιά πηγή ήλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ἢ μετασχηματιστής).
13. "Ενα κηροπήγιο.
14. "Ενα κερί.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως


Συναρμολογοῦμε δπτική τράπεζα.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

I. Μέ τό γωνιομετρικό δίσκο.

- a) Πάνω στήν δριζόντια ράβδο τῆς δπτικῆς τράπεζας και σ' ἀπόσταση ἀπό τό ἄκρο της ¾ μέ τό 1/3 περίπου τοῦ μήκους της στερεώνουμε τόν ἔνα σύνδεσμο και σ' αὐτόν τόν προβολέα Reuter μέ τόν ἄξονα παράλληλο μέ τή ράβδο.
- β) Σ' ἀπόσταση 50 cm περίπου ἀπό τόν πρότο σύνδεσμο στερεώνουμε δεύτερο και σ' αὐτόν τό γωνιομετρικό δίσκο μέ τό ἐπίπεδο κατακόρυφο και παράλληλο σημεῖο κάτω τοῦ σταυροῦ της διατάξεως.


Eik. 29

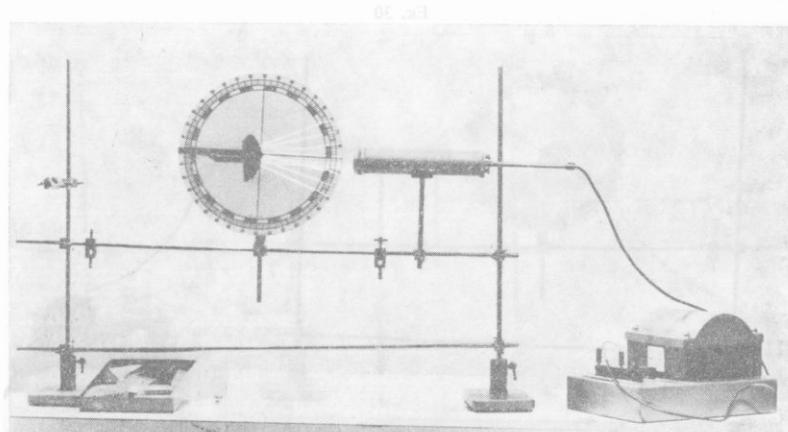

ληλο μέ τήν δριζόντια ράβδο. Μετακινούμε τό σύνδεσμο ἔτσι, πού δίσκος νά ἀπέχει 1-2 cm ἀπό τό φακό τού προβολέα. Περιστρέφουμε τό δίσκο, ὥσπου ή διάμετρός του 0-0 νά γίνει δριζόντια, και τοποθετούμε στό κέντρο του τό κυρτό κάτοπτρο, πού είναι μέσα στό κουτί ἐξαρτημάτων, μέ τόν κύριο ἄξονα στήν ίδια διεύθυνση μέ τήν δριζόντια διάμετρο 0-0 τού δίσκου.

- γ) Τοποθετούμε στήν ἐγκοπή τού προβολέα Reuter τό διάφραγμα μέ τίς πολλές παράλληλες σχισμές κατά τρόπο, πού νά είναι δριζόντιες. Τροφοδοτούμε τόν προβολέα μέ τάση 6-8 V και ρυθμίζοντας τό υψος του ρίχνουμε στό κάτοπτρο παράλληλη δέσμη ἔτσι, πού ή μεσαία ἀκτίνα νά συμπίπτει μέ τόν κύριο ἄξονα τού κατόπτρου. Μέ περιστροφή τού δίσκου μαζί μέ τόν σύνδεσμο πού τόν στηρίζει γύρω ἀπό τήν δριζόντια ράβδο τής δπτικής τράπεζας ή τού δίσκου γύρω ἀπό τόν κατακόρυφο ἄξονα τού στελέχους του πετυχαίνουμε ή παράλληλη δέσμη πού δίνει διαφορετικής θέσεως στό δίσκο. Παρατηρούμε τήν ἀνακλώμενη δέσμη νά ἀποκλίνει (εἰκ. 29). "Αν θεωρήσουμε ότι οι ἀποκλίνουσες ἀκτίνες προεκτείνονται πρός τά πίσω, αὐτές συναντιούνται σ' ἔνα σημεῖο τού κύριου ἄξονα πίσω ἀπό τό κάτοπτρο, τήν κυρία ἔστια του. "Η κυρία ἔστια είναι φανταστική.
- δ) Στρέφουμε τό γωνιομετρικό δίσκο σιγά σιγά κατά μικρή γωνία ἀπό τή μιά και τήν ἄλλη μεριά τής προηγούμενης θέσεως. "Η φανταστική ἔστια παίρνει διάφορες θέσεις ἐπάνω σέ περιφέρεια (σφαιρική ἐπιφάνεια) μέ κέντρο τήν κορυφή τού κατόπτρου. Οι θέσεις αὐτές τής ἔστιας είναι οι δευτερεύουσες ἔστιες (εἰκ. 30).
- ε) Ξαναγυρίζουμε τό δίσκο στήν ἀρχική του θέση ἔτσι, πού ή ἔστια νά σχηματίζεται στόν κύριο ἄξονα. "Αν νοήσουμε ἐπίπεδο κάθετο στόν κύριο ἄξονα

Εἰκ. 30

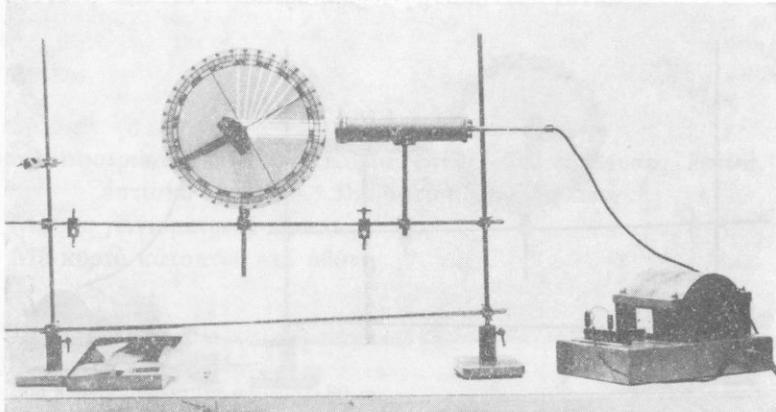



στή θέση τής φανταστικής κυρίας έστιας, αύτό είναι τό εστιακό έπίπεδο τοῦ κατόπτρου. Τό εστιακό αύτό έπίπεδο είναι φανταστικό.

Π. Μέ κυρτό κάτοπτρο καὶ θόρνη.

- α) Ἀφαιροῦμε ἀπό τὴν διπτική τράπεζα τό γωνιομετρικό δίσκο καὶ στή θέση τοῦ τοποθετοῦμε τὴν θόρνη μέ τό έπίπεδό της κατακόρυφο καὶ παράλληλο μέ τὴν δριζόντια ράβδο. Ρυθμίζουμε τή θέση τοῦ συνδέσμου πού τή στηρίζει ἔτσι, πού ἡ πλευρά της πού είναι πρός τὸν προβολέα νά ἀπέχει ἀπ' αὐτὸν 1-2 cm καὶ, στρέφοντάς τη γύρω ἀπό τὴν δριζόντια ράβδο μαζί μέ τὸ σύνδεσμο ἡ γύρω ἀπό τὸ κατακόρυφο στέλεχός της πετυχαίνουμε νά φαίνεται πάνω σ' αὐτή ἡ παράλληλη δέσμη πού δίνει δ προβολέας.
- β) Πέρα ἀπό τὴν θόρνη στερεώνουμε τὸν περιστρεφόμενο σύνδεσμο καὶ στηρίζουμε σ' αὐτὸν ἔνα στήριγμα φακῶν πού φέρνει τό κυρτό κάτοπτρο. Ρυθμίζουμε τή θέση τοῦ συνδέσμου ἔτσι, πού τό στήριγμα νά ἀγγίζει σχεδόν τὴν θόρνη.
- γ) Στρέφουμε τό στήριγμα μαζί μέ τὸ σύνδεσμο γύρω ἀπό τὴν δριζόντια ράβδο τῆς διπτικῆς τράπεζας ἡ γύρω ἀπό τὸ κατακόρυφο στέλεχός του, ὥσπου νά πετύχουμε τὴν ἐμφάνιση στήν θόρνη ἀνακλώμενης δέσμης (εἰκ. 31). Ἡ δέσμη αὐτή είναι ἀποκλίνουσα καὶ οἱ προεκτάσεις τῶν ἀκτίνων πού ἀποκλίνουν συναντιοῦνται πίσω ἀπό τὸ κάτοπτρο σέ κάποιο σημεῖο πάνω στὸν κύριο ἄξονα καὶ σχηματίζουν τὴν κυρία έστια, έστια φανταστική.
- δ) Χαλαρώνουμε ἔλαφρά τή βίδα πού συγκρατεῖ τὰ δυό κομμάτια τοῦ περιστρεφόμενου συνδέσμου καὶ στρέφουμε τό στήριγμα μαζί μέ τό κάτοπτρο κατά μικρή γωνία ἀπό τή μιά καὶ τήν ἄλλη μεριά τῆς ἀρχικῆς τοῦ

Εἰκ. 31

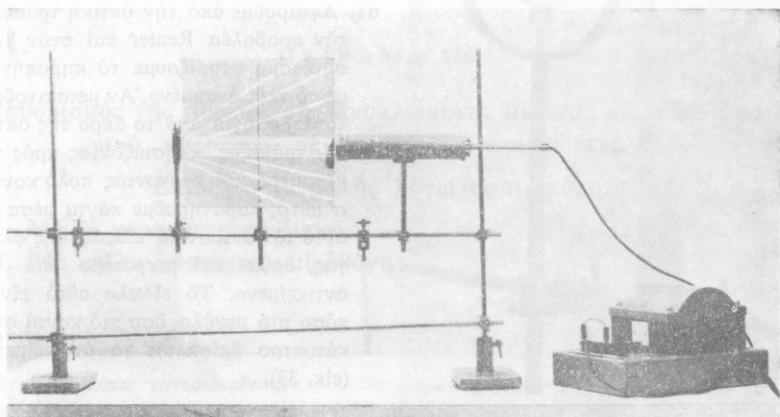


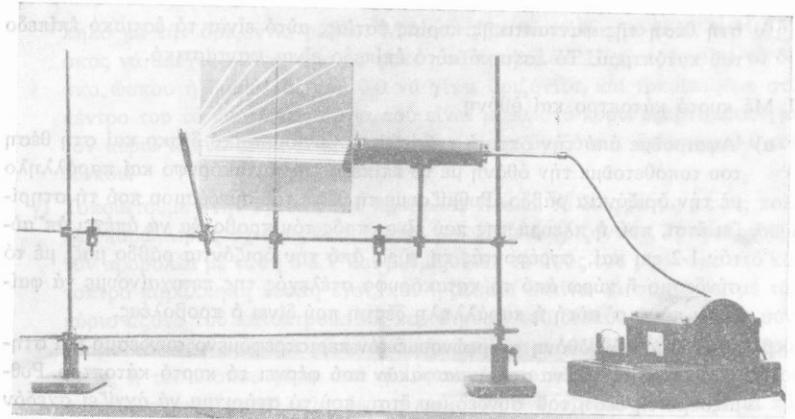

Εικ. 32

θέσεως γύρω από τόν οξονα τού συνδέσμου. Η έστια παιρνει διάφορες θέσεις. "Ετσι παρατηροῦμε τίς δευτερεύουσες έστιες και δρίζουμε τό έστιακό έπίπεδο (εἰκ. 32).

Εικ. 33

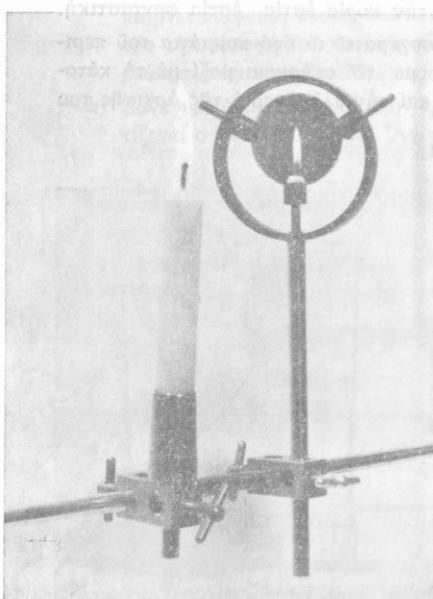

ε) Άφαιροῦμε τήν άθόνη και μπροστά από τό κάτοπτρο φυσάμε κανόνη ή σκόνη κιμωλίας. Παρατηροῦμε πάρα πολύ καθαρά τήν αποκλίνουσα δέσμη και συμπεραίνουμε τή θέση τής φανταστικής έστιας.

στ) Άφαιροῦμε από τήν άπτική τράπεζα τόν προβολέα Reuter και στόν ένα σύνδεσμο στηρίζουμε τό κηροπήγιο μέ τό κερί άναμμένο. "Αν μετακινοῦμε τό κηροπήγιο από τό άκρο τής άπτικής τράπεζας, πλησιάζοντας πρός τό κάτοπτρο και φτάνοντας πολύ κοντά σ' αὐτό, παρατηροῦμε πάντα μέσα σ' αὐτό τό φανταστικό εἴδωλο τής φλόγας, δρθιο και μικρότερο από τό άντικείμενο. Τό εἴδωλο αὐτό είναι τόσο πιό μεγάλο, δσο πιό κοντά στό κάτοπτρο βρίσκεται τό άντικείμενο (εἰκ. 33).

Ακτίνες παράλληλες μέ τόν κύριο ἄξονα κυρτοῦ σφαιρικοῦ κατόπτρου, ύστερα ἀπό τήν ἀνάκλασή τους σ' αὐτό, προχωροῦν ἀποκλίνουσες καὶ οἱ προεκτάσεις τους πρός τά πίσω συναντιοῦνται φανταστικά σέ κάποιο σημεῖο τοῦ κύριου ἄξονα πίσω ἀπό τό κάτοπτρο καὶ σχηματίζον τήν κυρία ἑστία, ἑστία φανταστική.

Ακτίνες παράλληλες μέ δευτερεύοντα ἄξονα, ἀνακλώμενες, προχωροῦν ἀποκλίνουσες καὶ οἱ προεκτάσεις τους σχηματίζονται ἐπάνω στόν ἀντίστοιχο δευτερεύοντα ἄξονα δευτερεύοντα ἑστία φανταστική.

Τό ἐπίπεδο τό κάθετο στόν κύριο ἄξονα στό σημεῖο τῆς φανταστικῆς κυρίας ἑστίας εἶναι τό ἑστιακό ἐπίπεδο. Ἐστιακό ἐπίπεδο φανταστικό.

Τά κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα σχηματίζονται εἴδωλα φανταστικά τῶν ἀντικείμενων πού βρίσκονται μπροστά τους. Τά εἴδωλα αὐτά εἶναι δόθια καὶ τόσο πιο μεγάλα, δοσ πιό κοντά στό κάτοπτρο τοποθετοῦνται τά ἀντικείμενα.

Διαφορά μεταξύ της κυρίας φανταστικής κατόπτρου καὶ της φανταστικῆς κυρίας είναι ότι στή φανταστική κατόπτρη γίνεται μεταβολή της φανταστικής κυρίας φανταστικής κατόπτρης σε φανταστική κατόπτρη της φανταστικῆς κυρίας φανταστικής κατόπτρης. Εάν δὲ την φανταστική κατόπτρη της φανταστικῆς κυρίας φανταστικής κατόπτρης γίνεται μεταβολή της φανταστικῆς κατόπτρης σε φανταστική κατόπτρη της φανταστικῆς κυρίας φανταστικής κατόπτρης, τότε διαφορά μεταξύ της φανταστικῆς κατόπτρης της φανταστικῆς κυρίας φανταστικής κατόπτρης καὶ της φανταστικῆς κατόπτρης της φανταστικῆς κυρίας φανταστικής κατόπτρης είναι δόθια.

Ορθογώνιος κύριος κατόπτρος ΠΕΙΡΑΜΑ 13ο

Καθορισμός τῆς πορείας τῆς ἀνακλώμενης ἀκτίνας σέ κοῦλο σφαιρικό κάτοπτρο σέ διρισμένες περιπτώσεις.

Προνοθετικά από την Επίδειξη ἐκτροπῆς λόγω σφαιρικότητας.

I. Μέ τό γωνιομετρικό δίσκο.

II. Μέ κοῦλο κάτοπτρο καὶ δόθόντος δοσ μετρήσεις νήτο αιμοταβοτοῦ ορθογώνιος κύριος κατόπτρος.

III. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.

IV. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 0,80 m.

3. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Οκτώ σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. "Ενας προβολέας Reuter.
7. "Ενας γωνιομετρικός δίσκος.
8. "Ενα κουτί έξαρτημάτων του γωνιομετρικού δίσκου.
9. Μιά δόθηνη άδιαφανής.
10. Μιά σειρά κατόπτρων (έπιπεδο, κοῖλο, κυρτό).
11. "Ενα στήριγμα φακών ή κατόπτρων.
12. Μιά πηγή ήλεκτρικού ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).
13. "Ενα ύποδεκάμετρο.


Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

Συναρμολογούμε διπτική τράπεζα.

***Εκτέλεση τοῦ πειράματος**

- a) Πάνω στήν δριζόντια ράβδο τής διπτικής τράπεζας και σ' απόσταση άπο τό ακρο της ίστη με τό 1/3 περίπου τοῦ μήκους της στερεώνουμε τόν εναν άπλο σύνδεσμο· πάνω σ' αὐτόν στερεώνουμε τόν προβολέα Reuter με τόν αξονα παράλληλο με τή ράβδο.
- b) Σέ απόσταση 30 cm περίπου άπο τόν πράτο σύνδεσμο στερεώνουμε δεύτερο και σ' αὐτόν τό γωνιομετρικό δίσκο με τό έπιπεδο κατακόρυφο και παράλληλο με τήν δριζόντια ράβδο. Μετακινούμε τό σύνδεσμο έτσι, πού δίσκος νά άπεχει 1-2 cm άπο τό φακό τοῦ προβολέα. Περιστρέφουμε τό δίσκο, ώσπου ή διάμετρος τοῦ 0-0 νά γίνει δριζόντια, και τοποθετούμε στό κέντρο του τό κοῖλο κάτοπτρο με τόν κύριο αξονά του νά συμπέσει στήν ίδια διεύθυνση με τήν δριζόντια διάμετρο 0-0 τοῦ δίσκου.
- γ) Τοποθετούμε στήν έγκοπή τοῦ φακοῦ τοῦ προβολέα Reuter τό διάφραγμα με τίς παράλληλες σχισμές έτσι, πού νά είναι δριζόντιες, και τροφοδοτούμε τόν προβολέα με τάση 6-8 V. Σχηματίζουμε έτσι στό δίσκο παράλληλη δέσμη με φανερή τήν κυρία έστια πού σχηματίζεται άπο τό κάτοπτρο πάνω στόν κύριο αξονά 0-0. Σημειώνουμε με χρωματιστή κιμωλία τή θέση τής κυρίας έστιας.


- δ) Αντικαθιστούμε τό διάφραγμα μέ τίς πολλές σχισμές μέ τό διάφραγμα τής μιᾶς σχισμῆς και κατευθύνουμε πρός τό κάτοπτρο φωτεινή ἀκτίνα, πού νά είναι παράλληλη πρός τόν κύριο ἄξονα και πολύ κοντά σ' αὐτόν. Η ἀνακλώμενη ἀκτίνα περνᾷ ἀπό τήν κυρία ἐστία πού ἔχει σημειωθεῖ (εἰκ. 34).

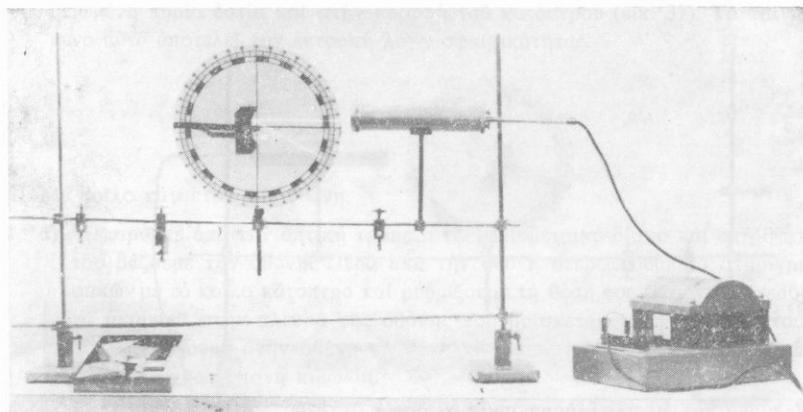


Εἰκ. 34

- ε) Στρέφουμε ἐλαφρά τό δίσκο ἔτσι, πού ή ἀκτίνα πού προσπίπτει στό κάτοπτρο νά περνᾷ ἀπό τή σημειωμένη κυρία ἐστία. Η ἀνακλωμένη παίρνει διεύθυνση παράλληλη μέ τόν κύριο ἄξονα (εἰκ. 35).

Εἰκ. 35

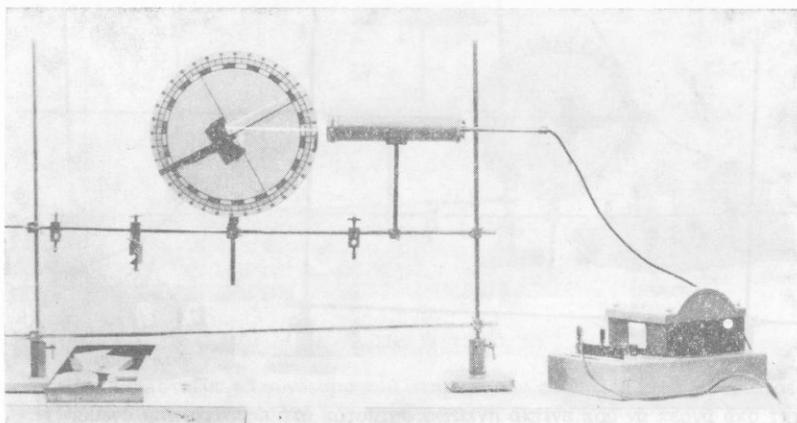


στ) Μέ το ύποδεκάμετρο μετράμε τήν έστιακή άπόσταση καί ἀπ' αυτή προσδιορίζουμε στόν κύριο οξονα τό κέντρο καμπυλότητας τοῦ κατόπτρου. Στρέφουμε τώρα τό δίσκο ἔτσι, πού ἡ προσπίπτουσα νά περνᾷ ἀπό τό κέντρο καμπυλότητας. Ἡ ἀνακλωμένη ἀκτίνα συμπίπτει μέ τήν προσπίπτουσα (εἰκ. 36).

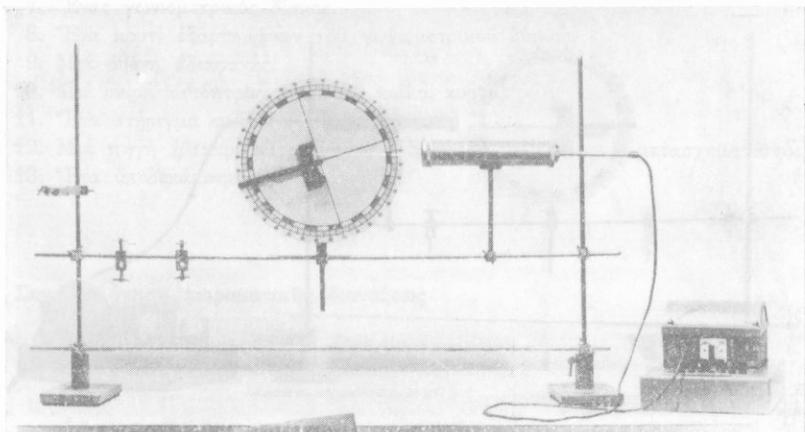

Εἰκ. 36

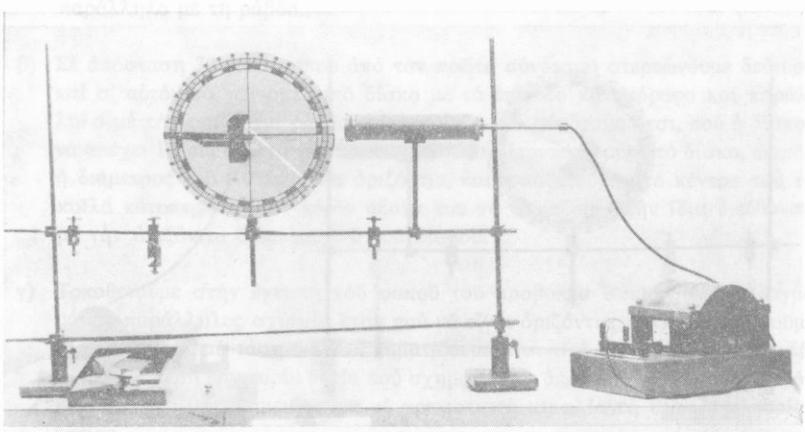
ζ) Κάνουμε δριζόντια τή διάμετρο 0-0 τοῦ δίσκου. Ἡ προσπίπτουσα ἀκτίνα είναι τώρα παράλληλη μέ τόν κύριο οξονα καί ἡ ἀνακλωμένη περνᾶ ἀπό τή περί την τοποθεσία την προσπίπτουσα. Εἰκ. 37



σημειωμένη κυρία έστια. Ἀνυψώνουμε ἐλαφρά τόν προβολέα, ώστε ή προσπίπτουσα ἀκτίνα και νά είναι παράλληλη μέ τόν κύριο ἄξονα, ἀλλά και νά προσπίπτει στά χειλή τοῦ κατόπτρου, δηλαδή μακριά ἀπό τήν κορυφή του. Ἡ ἀνακλώμενη ἀκτίνα κόβει τόν κύριο ἄξονα σέ σημεῖο ἀνάμεσα στή σημειωμένη κυρία έστια και στήν κορυφή τοῦ κατόπτρου (εἰκ. 37). Τό φαινόμενο αὐτό ἀποτελεῖ τήν ἐκτροπή λόγω σφαιρικότητας.

II. Μέ κοῖλο κάτοπτρο και δθόνη.

- Αφαιροῦμε ἀπό τήν δπτική τράπεζα τό γωνιομετρικό δίσκο και στή θέση του βάζουμε τήν δθόνη. Πέρα ἀπό τήν δθόνη στερεώνουμε τό στήριγμα φακῶν μέ τό κοῖλο κάτοπτρο και ρυθμίζουμε τή θέση του ἔτσι, πού σχεδόν νά ἀκουμπᾶ στήν πλευρά τῆς δθόνης πού βρίσκεται πρός τό μέρος του. Προσδιορίζουμε στήν δθόνη τή θέση τῆς κυρίας έστιας και τή σημειώνουμε μέ χρωματιστή κιμωλία.
- Ρίχνουμε στό κάτοπτρο ἀκτίνα πού νά είναι παράλληλη μέ τόν κύριο ἄξονα και νά μήν ἀπέχει πολύ ἀπ' αὐτόν. Ἡ ἀνακλώμενη ἀκτίνα περνᾶ ἀπό τή σημειωμένη κυρία έστια (εἰκ. 38).

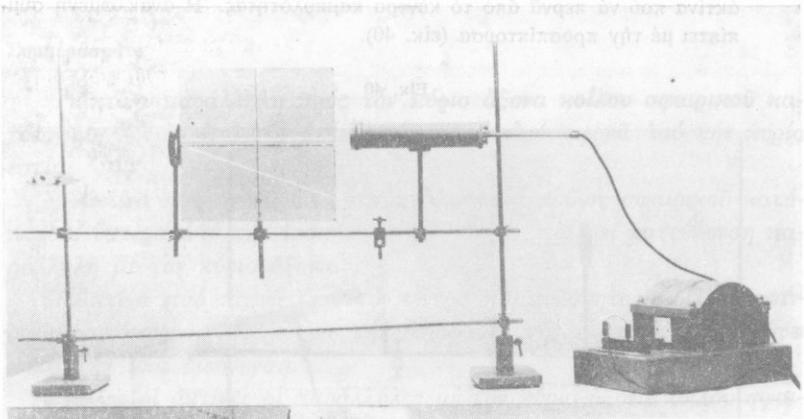


Εἰκ. 38

- Ἀντικαθιστοῦμε τό σύνδεσμο πού στηρίζει τόν προβολέα μέ ἓνα περιστρεφόμενο και ρίχνουμε στό κάτοπτρο φωτεινή ἀκτίνα πού νά περνᾶ ἀπό τήν


κυρία έστια. Η άνακλωμένη άκτινα παίρνει κατεύθυνση παράλληλη με τόν κύριο αξόνα (εἰκ. 39).

Εἰκ. 39

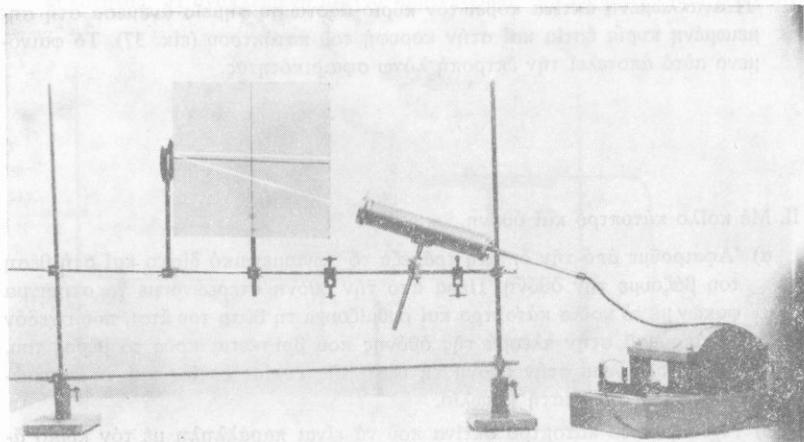


- δ) Μέ τό ίνποδεκάμετρο προσδιορίζουμε τό κέντρο καμπυλότητας τού κατόπτρου. Ρυθμίζοντας κατάλληλα τόν προβολέα ρίχνουμε στό κάτοπτρο μιά άκτινα πού νά περνά άπο τό κέντρο καμπυλότητας. Η άνακλωμένη συμπίπτει μέ τήν προσπίπτουσα (εἰκ. 40).

Εἰκ. 40

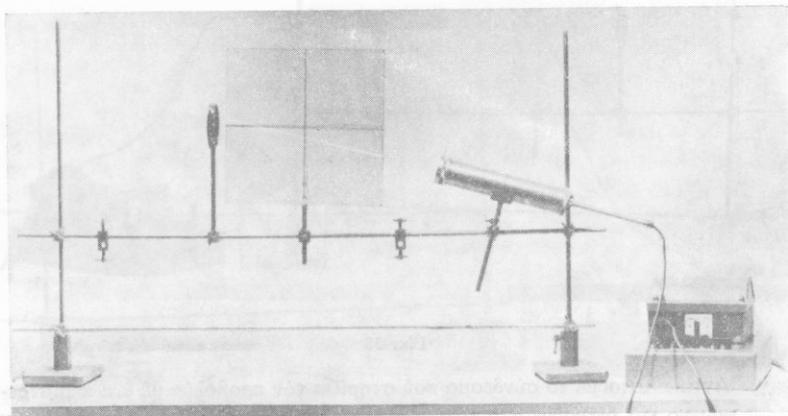

- ε) Κάνουμε όριζόντιο τόν προβολέα και ρίχνουμε στό κάτοπτρο, μακριά ἀπό τόν κύριο ἄξονα, ἀκτίνα παράλληλη μέ αὐτόν.⁷ Ἡ ἀνακλωμένη δέν περνᾷ ἀπό τή σημειωμένη κυρία ἐστία, ἀλλά κόβει τόν κύριο ἄξονα σέ σημεῖο πού βρίσκεται πιο κοντά στήν κορυφή (εἰκ. 41). Παρατηροῦμε δηλαδή τήν ἐκτροπή λόγω σφαιρικότητας.

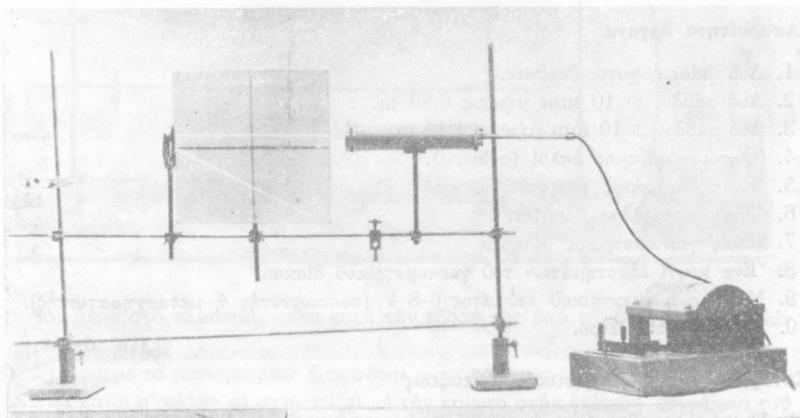

Εἰκ. 41

Συμπεράσματα

⁷ Ακτίνα παράλληλη πρός τόν κύριο ἄξονα κοίλου σφαιρικοῦ κατόπτρου, ὅστερα ἀπό τήν ἀνάκλασή της σ' αὐτό, περνᾶ ἀπό τήν κυρία ἐστία.

⁸ Ακτίνα πού περνᾶ ἀπό τήν κυρία ἐστία κοίλου σφαιρικοῦ κατόπτρου, ὅστερα ἀπό τήν ἀνάκλασή της σ' αὐτό, παίρνει κατεύθυνση παράλληλη μέ τόν κύριο ἄξονα.

⁹ Ακτίνα πού περνᾶ ἀπό τό κέντρο καμπυλότητας κοίλου σφαιρικοῦ κατόπτρου, ὅστερα ἀπό τήν ἀνάκλασή της σ' αὐτό, ἐπιστρέφει κατά τήν ἴδια διεύθυνση.

¹⁰ Ολες οι ἀκτίνες οι παράλληλες μέ τόν κύριο ἄξονα κοίλου σφαιρικοῦ κατόπτρου, ὅστερα ἀπό τήν ἀνάκλασή τους στό κάτοπτρο, δέν περνοῦν ἀπό τό ἴδιο σημεῖο (κυρία ἐστία) ἀλλά ἀπό διάφορα σημεῖα του πού βρίσκονται τόσο πιο κοντά στήν κορυφή τοῦ κατόπτρου, δσο ή ἀκτίνα εἶναι πιο μακριά ἀπό τόν κύριο ἄξονα (σφαιρική ἐκτροπή).

Διάθλαση τοῦ φωτός. Ὁλική ἀνάκλαση. Ὁρική γωνία.
 Ἐπίδειξη καὶ ἐπαλήθευση τῶν νόμων τῆς διαθλάσεως μέ το
 γωνιομετρικό δίσκο

*Απαραίτητα ὅργανα


1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Ὀκτώ σύνδεσμοι ὀπλοί (σταυροί).
5. Ἔνας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Ἔνας προβολέας Reuter.
7. Ἔνας γωνιομετρικός δίσκος.
8. Ἔνα κουτί ἔξαρτημάτων τοῦ γωνιομετρικοῦ δίσκου.
9. Μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).
10. Ἔνα ὑποδεκάμετρο.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Συναρμολογοῦμε διπτική τράπεζα.
- β) Σέ ενα σύνδεσμο γύρω στό μέσο τῆς δριζόντιας ράβδου τῆς διπτικῆς τράπεζας στερεώνουμε τό γωνιομετρικό δίσκο μέ τό ἐπίπεδό του κατακόρυφο καὶ παράλληλο μέ τήν δριζόντια ράβδο.
- Στρέφουμε τό δίσκο, ὥστε η διάμετρός του 0-0 νά είναι δριζόντια, καὶ στερεώνουμε στό κέντρο του τόν πλαστικό ήμικούλινδρο μέ κατακόρυφη τήν τομή του πού είναι κατά τή διεύθυνση τῆς διαμέτρου του. Φροντίζουμε τό κέντρο τοῦ ήμικούλινδρου νά συμπίπτει μέ τό κέντρο τοῦ δίσκου.
- γ) Δίπλα στό γωνιομετρικό δίσκο σέ ενα ἄλλο ἀπλό σύνδεσμο (ή καὶ στόν περιστρεφόμενο) στερεώνουμε τόν προβολέα Reuter μέ τόν ἄξονά του δριζόντιο καὶ τό στέλεχος κατακόρυφο.

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Τοποθετοῦμε στήν ἐγκοπή τοῦ φακοῦ τοῦ προβολέα τό διάφραγμα τῆς μιᾶς σχισμῆς, τόν τροφοδοτοῦμε μέ τάση 6-8 Volt καὶ ρυθμίζουμε τό ॐψος του ἔτσι, πού νά ρίχνει φωτεινή ἀκτίνα (δέσμη) στή διεύθυνση τῆς διαμέτρου 0-0 τοῦ δίσκου. Αὐτή πέφτει κάθετα στήν ἐπίπεδη ἐπιφάνεια (τομή) τοῦ ήμικούλινδρου κι ἀφοῦ μετά μέσα στή μάζα του προσπίπτει, ἐπειδή περνᾷ ἀπό τό κέντρο, πάλι κάθετα στήν καμπύλη ἐπιφάνεια τοῦ ήμικούλινδρου καὶ βγαίνει στόν ἀέρα. Παρατηροῦμε πώς ὅλη ἡ πορεία τῆς φωτεινῆς ἀκτίνας είναι εὐθεία γραμμή, πού δέν παθαίνει διάθλαση οὔτε κατά τήν εἰσοδό της ἀπό

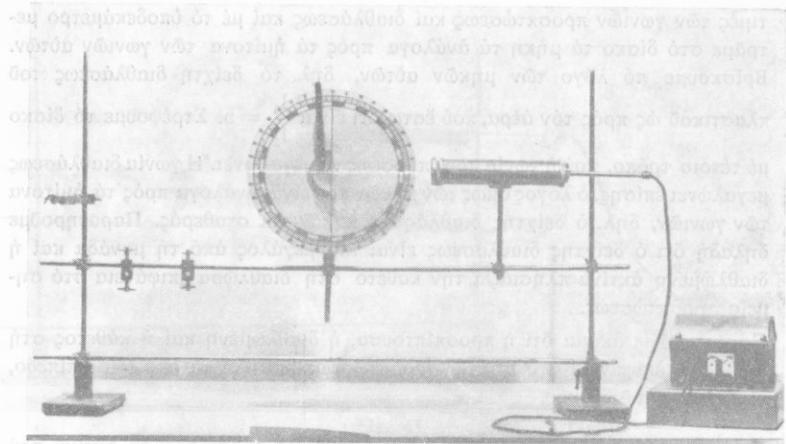


Εἰκ. 42

τόν άερα στό πλαστικό, ούτε κατά τήν ξέσοδό της άπό τό πλαστικό στόν άερα (εἰκ. 42).

- β) Στρέφουμε τό γωνιομετρικό δίσκο έτσι, ώστε τό ίχνος τής άκτίνας πού προσπίπτει πάνω σ' αὐτόν νά σχηματίζει μέ τήν κάθετο στήν έπιπεδη έπιφάνεια τοῦ ήμικυλίνδρου (διάμετρος 0-0) γωνία, τή γωνία προσπτώσεως.

Παρατηροῦμε τή διαθλωμένη πού βγαίνει άπό τήν καμπύλη έπιφάνεια τοῦ ήμικυλίνδρου χωρίς άλλη διάθλαση, έπειδή προσπίπτει κάθετα σ' αὐτή, και πού τό ίχνος τής είναι έπισης δρατό στό δίσκο (εἰκ. 43). Διαβάζουμε τίς

Εἰκ. 43

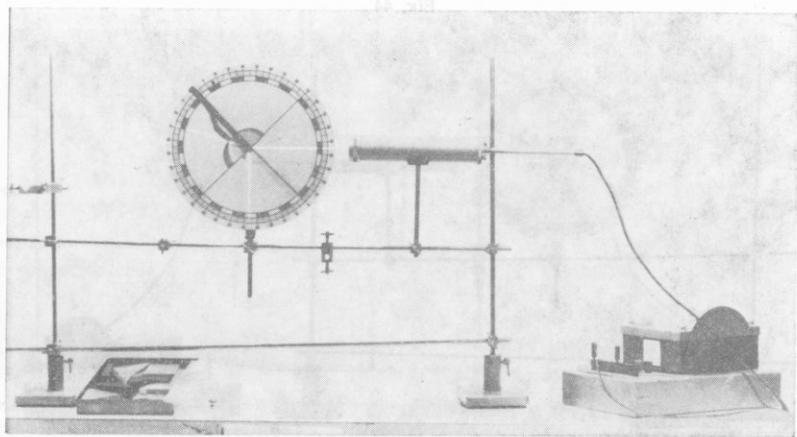



τιμές τῶν γωνιῶν προσπτώσεως καὶ διαθλάσεως καὶ μὲ τό ὅποδεκάμετρο μετρᾶμε στὸ δίσκο τά μῆκη τά ἀνάλογα πρός τά ήμιτονα τῶν γωνιῶν αὐτῶν. Βρίσκουμε τό λόγο τῶν μηκῶν αὐτῶν, δηλ. τό δείχτη διαθλάσεως τοῦ πλαστικοῦ ὡς πρός τὸν ἄερα, πού ἔστω διτεῖναι $\frac{l_1}{l_2} = n$. Στρέφουμε τό δίσκο μέ τέτοιο τρόπο, πού ἡ γωνία προσπτώσεως νά μεγαλώνει.⁶ Η γωνία διαθλάσεως μεγαλώνει ἐπίσης, δ λόγος διως τῶν μηκῶν πού εἶναι ἀνάλογα πρός τά ήμιτονα τῶν γωνιῶν, δηλ. δ δείχτης διαθλάσεως, παραμένει σταθερός. Παρατηροῦμε δηλαδὴ διτεῖ δ δείχτης διαθλάσεως εἶναι πιο μεγάλος ἀπό τή μονάδα καὶ ἡ διαθλάμενη ἀκτίνα πλησιάζει τήν κάθετο στή διαθλώσα ἐπιφάνεια στό σημεῖο προσπτώσεως.

Παρατηροῦμε ἀκόμα διτεῖ ἡ προσπίπτουσα, ἡ διαθλωμένη καὶ ἡ κάθετος στή διαθλώσα ἐπιφάνεια στό σημεῖο προσπτώσεως βρίσκονται στό ἴδιο ἐπίπεδο, τό ἐπίπεδο τοῦ δίσκου.

- γ) Στρέφουμε τό γωνιομετρικό δίσκο κατά 180°. Η προσπίπτουσα ἀκτίνα πού κατευθύνεται πρός τό κέντρο τοῦ πλαστικοῦ ἡμικύλινδρου μπαίνει σ' αὐτὸν κάθετα ἀπό τήν κυλινδρική ἐπιφάνεια χωρίς διάθλαση. Αὐτή διαθλάται, δταν βγαίνει ἀπό τόν ἡμικύλινδρο στόν ἄερα στήν ἐπίπεδη ἐπιφάνεια (εἰκ. 44). Παρατηροῦμε κι ἐδῶ τή γωνία προσπτώσεως καὶ τή γωνία διαθλάσεως καὶ προσδιορίζουμε ὅπως παραπάνω τό δείχτη διαθλάσεως τοῦ ἄερα ὡς πρός τό πλαστικό. Τόν βρίσκουμε μικρότερο ἀπό τή μονάδα. Η διαθλάμενη ἀκτίνα ἀπομακρύνεται ἀπό τήν κάθετο στή διαθλώσα ἐπιφάνεια στό σημεῖο προσπτώσεως καὶ ἡ γωνία διαθλάσεως εἶναι πάντα μεγαλύτερη ἀπό τή γωνία προσπτώσεως.

Εἰκ. 44

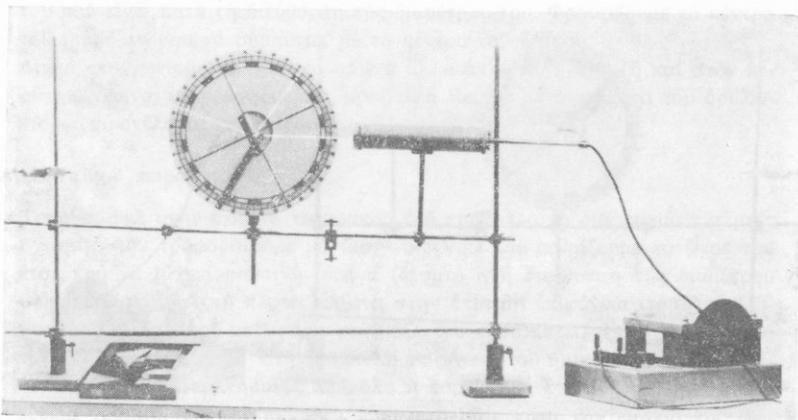


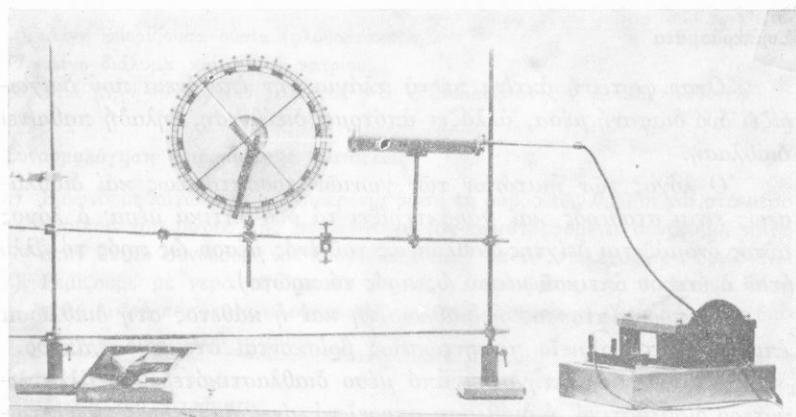

Εἰκ. 45

- δ) Στρέφουμε τό δίσκο ἔτσι, πού ἡ γωνία προσπτώσεως συνεχῶς νά μεγαλώνει. Ἡ γωνία διαθλάσεως συνεχῶς μεγαλώνει και γιά μιά ὁρισμένη τιμή τῆς γωνίας προσπτώσεως αὐτή γίνεται 90° (εἰκ. 45). Ἡ τιμή αὐτή τῆς γωνίας προσπτώσεως λέγεται ὀρική γωνία.
- ε) Στρέφουμε ἀκόμη τό δίσκο ἔτσι, πού ἡ γωνία προσπτώσεως νά γίνει μεγαλύτερη ἀπό τήν ὀρική. Παρατηροῦμε ὅτι ἡ διαθλάσμενη ἀκτίνα ἐξαφανίζεται και ἡ προσπίπτουσα ἀνακλᾶται σύμφωνα μέ τοὺς νόμους τῆς ἀνακλάσεως καί ἐπιστρέφει στὸν ἄέρα μέσω τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφάνειας τοῦ πλαστικοῦ ἡμικύλινδρου (εἰκ. 46). Αὐτό τό φαινόμενο ὀνομάζεται ὀλική ἀνάκλαση.

Εἰκ. 46

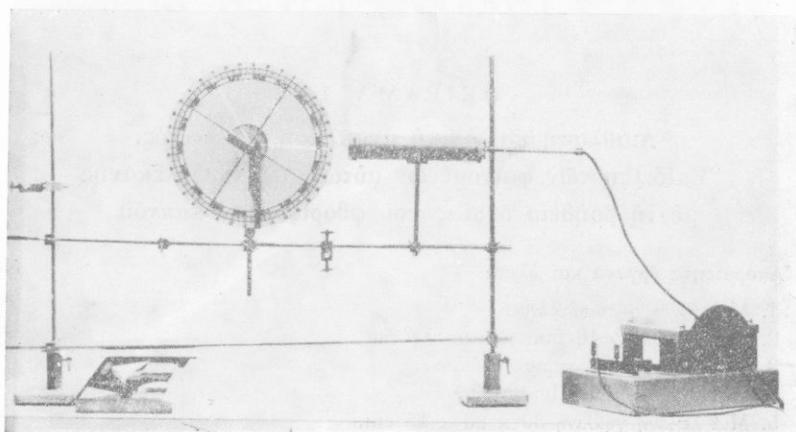

Συμπεράσματα

"Οταν φωτεινή άκτινα περνᾶ πλάγια τήν ἐπιφάνεια πού διαχωρίζει δυό διαφανή μέσα, ἀλλάζει ἀπότομα διεύθυνση, δηλαδή παθαίνει διάθλαση.

"Ο λόγος τῶν ἡμιτόνων τῶν γωνιῶν προσπτώσεως καὶ διαθλάσεως εἶναι σταθερός καὶ χαρακτηρίζει τά δυό ὀπτικά μέσα· ὁ λόγος αὐτός ὀρομάζεται δείχτης διαθλάσεως τοῦ ἐνός μέσου ὡς πρός τό ἄλλο (τοῦ δεύτερον ὀπτικοῦ μέσου ὡς πρός τό πρῶτο).

"Η προσπίπτονσα, ἡ διαθλωμένη καὶ ἡ κάθετος στή διαθλώσα ἐπιφάνεια στό σημεῖο προσπτώσεως βρίσκονται στό ἵδιο ἐπίπεδο.

"Οταν τό φῶς πηγαίνει ἀπό μέσο διαθλαστικότερο σέ ἄλλο λιγότερο διαθλαστικό, ἡ διάθλαση μπορεῖ νά γίνει, ἀν ἡ γωνία προσπτώσεως εἶναι μικρότερη ἀπό μιά ὀρισμένη τιμή, ἡ ὅποια ὀρομάζεται δρική γωνία.

"Αν τό φῶς προσπέσει πάνω στήν ἐπιφάνεια πού χωρίζει δυό ὀπτικά μέσα καὶ ἀπό τό διαθλαστικότερο πρός τό λιγότερο διαθλαστικό, μέ γωνία προσπτώσεως μεγαλύτερη τῆς ὀρικῆς, γίνεται δλική ἀνάκλαση.

Παρατήρηση

"Από τή σύγκριση τῆς τιμῆς τῶν γωνιῶν προσπτώσεως καὶ διαθλάσεως στίς περιπτώσεις (β) καὶ (γ) ἀποδεικνύουμε τήν ἀρχή τῆς ἀντίστροφης πορείας τοῦ φωτός.

Π Ε Ι Ρ Α Μ Α 150

Διάθλαση καὶ δλική ἀνάκλαση τοῦ φωτός.

**Ἐπίδειξη τῶν φαινομένων αὐτῶν στό νερό λεκάνης
μέ τή βοήθεια οὖσίας πού φθορίζει καὶ καπνοῦ**

*Απαραίτητα ὅργανα καὶ ὄντικά

1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
4. "Ενας προβολέας Reuter.
5. Μιά λεκάνη γυάλινη 30 x 20 x 15 cm.

6. Λίγη φθορίζουσα ούσια (φλουορεσκείνη).
7. Λίγο διάλυμα καυστικού νατρίου.
8. Μιά πηγή ήλεκτρικού ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).


Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως


- a) Βιδώνουμε πάνω στή χυτοσιδερένια βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m και στό μέσο περίπου τοῦ ψυφούς της στερεώνουμε τόν περιστρεφόμενο σύνδεσμο, πάνω στόν δύοτο συνδέουμε τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχός του δριζόντιο.
- β) Γεμίζουμε μέ νερό τή λεκάνη ώς τά 2/3 τοῦ ψυφούς της, διαλύνουμε μέσα πολύ μικρή πόσδητα φλουορεσκείνης και προσθέτουμε λίγες σταγόνες διαλύματος καυστικού νατρίου.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Τροφοδοτοῦμε τόν προβολέα Reuter μέ τάση 6-8 V και κατευθύνουμε, χωρίς νά χρησιμοποιοῦμε τό διάφραγμα, πλάγια πάνω στήν επιφάνεια τοῦ νεροῦ τῆς λεκάνης συγκλίνουσα δέσμη φωτός. "Από πάνω ἀπό τήν επιφάνεια τοῦ νεροῦ και στήν περιοχή τῆς προσπτώσεως τῆς φωτεινῆς δέσμης φυσῶμε καπνό ή σκόνη κιμωλίας. Παρατηροῦμε πολύ καθαρά τήν πορεία τῆς δέσμης στόν ἄνερο και μέσα στό νερό και διαπιστώνουμε τή διάθλασή της (εἰκ. 47). "Αν φέρουμε νοητή κάθετο πάνω στήν επιφάνεια τοῦ νεροῦ στό σημεῖο προσπτώσεως τῆς φωτεινῆς δέσμης, παρατηροῦμε πώς ή διαθλώμενη δέσμη πλησιάζει τήν κάθετο.


Eik. 47

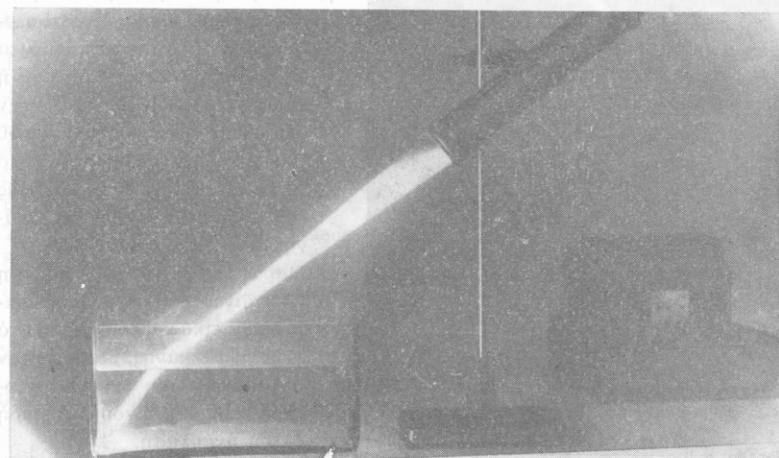

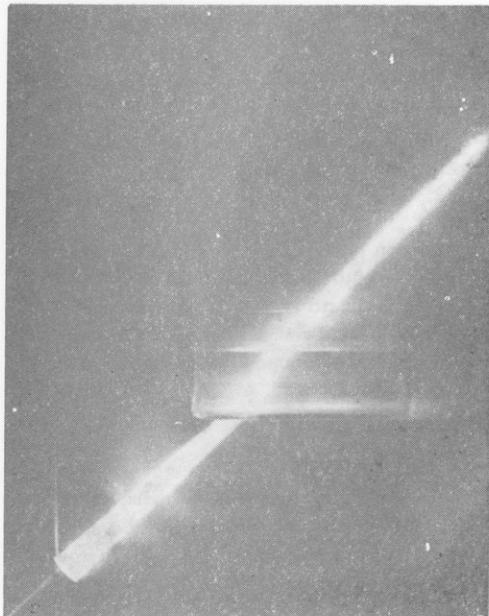

Εἰκ. 48

Εἰκ. 49

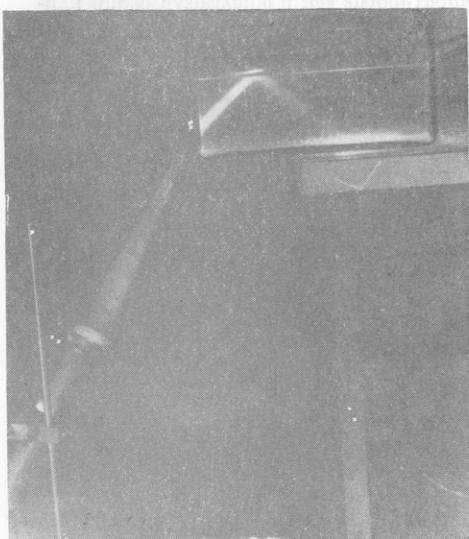

β) Τοποθετοῦμε τή λεκάνη στό χειλος τοῦ τραπέζιού ἔτσι, πού νά προεξέχει ἀπό αὐτό κατά τό 1/3 τοῦ μήκους της. Τοποθετοῦμε καὶ τόν δρθοστάτη μέ τόν προβολέα στό δάπεδο καὶ κατευθύνουμε συγκλίνουσα φωτεινή δέσμη ἔτσι, πού αὐτή νά μπαίνει πλάγια στό νερό τῆς λεκάνης ἀπό τόν πυθμένα καὶ νά βγαίνει ἀπό τήν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ στόν ἀέρα. Φυσᾶμε καπνό στήν περιοχή ἑξόδου τῆς δέσμης ἀπό τό νερό στόν ἀέρα. Παρατηροῦμε πολὺ καθαρά τήν πορεία τῆς φωτεινῆς δέσμης μέσα στό νερό καὶ στόν ἀέρα καὶ διαπιστώνουμε τή διάθλασή της (εἰκ. 48). "Αν φέρουμε πάλι νοητή κάθετο στό σημεῖο προσπτώσεως ἀπό τό νερό στόν ἀέρα, παρατηροῦμε πώς ή διαθλώμενη δέσμη ἀπομακρύνεται ἀπό αὐτή τήν κάθετο.

γ) Ἀπομακρύνουμε λίγο τόν δρθοστάτη ἀπό τό τραπέζι καὶ γέρνουμε τόν ἄξονα τοῦ προβολέα περισσότερο καὶ τόσο, πού ή προσπίπτουσα δέσμη πάνω στήν ἐπιφάνεια χωρισμού τοῦ νεροῦ ἀπό τόν ἀέρα νά προσπίπτει ὑπό γωνία μεγαλύτερη τῆς δρικῆς (νά μπαίνει στό νερό τῆς λεκάνης ἀπό τήν πλευρική ἔδρα). Παρατηροῦμε πώς τώρα ή δέσμη δέ βγαίνει στόν ἀέρα, ἀλλά ἀνακλᾶται ὀλικά καὶ ἐπιστρέφει στό νερό τῆς λεκάνης, σάν νά ἥταν ή ἐπιφάνειά του ἐπίπεδο κάτοπτρο (εἰκ. 49). "Έχουμε δηλαδή ὀλική ἀνάκλαση.

Συμπεράσματα

"Οταν μιά φωτεινή δέσμη περνᾶ τήν έπιφάνεια χωρισμοῦ δυό διαφορετικῶν διαφανῶν μέσων, ἀλλάζει διεύθυνση. Τό φαινόμενο αὐτό λέγεται διάβλαση τοῦ φωτός.

"Οταν ἡ φωτεινή δέσμη κατενθύνεται ἀπό λιγότερο διαθλαστικό μέσο σέ ἄλλο διαθλαστικότερο, ἡ διαθλωμένη πλησιάζει τήν κάθετο στό σημεῖο προσπτώσεως.

"Οταν ἡ φωτεινή δέσμη κατενθύνεται ἀπό διαθλαστικότερο μέσο σέ ἄλλο λιγότερο διαθλαστικό, ἡ διαθλωμένη ἀπομακρύνεται τῆς καθέτου στό σημεῖο προσπτώσεως. Στήν περίπτωση αὐτή ἡ διαθλαση εἶναι δυνατή, μόνο ἂν ἡ γωνία προσπτώσεως δέν εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τήν δρική γωνία. "Αν ἡ γωνία προσπτώσεως γίνεται μεγαλύτερη ἀπό τήν δρική γωνία, δέν ἔχουμε διάθλαση ἄλλα διλική ἀνάκλαση.


ΠΕΙΡΑΜΑ 16ο

Ἐπίδειξη τῶν φαινομένων τῆς διαθλάσεως καὶ ὀλικῆς ἀνακλάσεως μὲ τή συσκευή διαθλάσεως καὶ ὀλικῆς ἀνακλάσεως

- Ἄπαραίτητα δργανα καὶ ὑλικά μέσα μή ὅπλο τοῖς μάτιοι μῆδον νότι αμυνοδιῷ (ι)
1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
 2. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,30 m.
 3. "Ενας σύνδεσμος ἀπλός (σταυρός).
 4. "Ενας προβολέας Reuter.
 5. Μιά συσκευή διαθλάσεως καὶ ὀλικῆς ἀνακλάσεως.
 6. "Ενα ποτήρι 400 ml.
 7. Λίγη ούσια πού φθορίζει (φλουροοσκενή).
 8. Λίγο διάλυμα καυστικοῦ νατρίου.
 9. Μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ἢ μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Στερεώνουμε πάνω στή βάση τή ράβδο τῶν 0,30 m καὶ στό χαμηλότερο δυνατό σημεῖο τῆς τόν ἀπλό σύνδεσμο, πάνω στόν δποῖο στηρίζουμε τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχός του δριζόντιο.

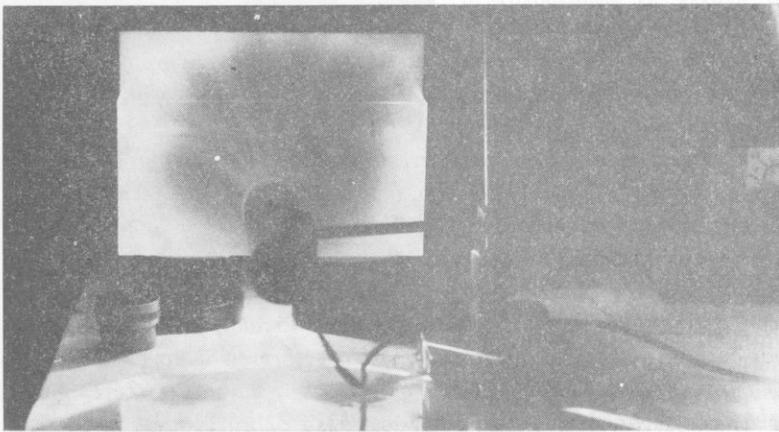

Εἰκ. 50

- β) Γεμίζουμε τό ποτήρι μέ νερό, διαλύνουμε σ' αυτό έλάχιστη ποσότητα φλουορεστκείνης και προσθέτουμε μερικές σταγόνες διαλύματος καυστικού νατρίου. Άδειάζουμε τό διάλυμα μέσα στή συσκευή διαθλάσεως και όλικης άνακλάσεως και συμπληρώνουμε μέ καθαρό νερό, ώσπου νά γεμίσει ή συσκευή.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Φέρνουμε τόν δρθοστάτη πίσω άπό τή συσκευή, βγάζουμε τό φακό τοῦ προβολέα και σπρώχνοντας τό στέλεχος πετυχαίνουμε νά βγει ή λάμπα έξω άπό τό σωλήνα τοῦ προβολέα και νά μπει μέσα στήν κωνική κοιλότητα πού ούπάρχει στή συσκευή διαθλάσεως και όλικης άνακλάσεως.
- β) Τροφοδοτοῦμε τόν προβολέα μέ τάση 6-8 V και παρατηροῦμε πάνω στήν έσωτερική έπιφάνεια τοῦ τοιχώματος (δθόνης) τής συσκευής τήν κεντρική άκτινα, πού βγαίνει χωρίς διάθλαση, γιατί προσπίπτει κάθετα πάνω στήν έπιφάνεια χωρισμού τοῦ νερού άπό τόν άέρα, και άπό τό ένα και άπό τό άλλο μέρος μιά ή δυό άκτινες διαθλάμενες και πιό πέρα άπ' αντές άλλες άκτινες πού άνακλανται δλικά (εἰκ. 50).

Συμπέρασμα

Μέ τήν ειδική συσκευή διαθλάσεως και όλικης άνακλάσεως δείχνουμε ταντόχρονα τά φαινόμενα τής διαθλάσεως καί όλικης άνακλάσεως φωτεινῶν άκτινων.


**Ἐπίδειξη φαινομένων πού διάθλαση και στήν
όλική ανάκλαση τοῦ φωτός**

Ἀπαραίτητα ὅργανα

1. Μιά λεκάνη γυάλινη 30 x 20 x 15 cm.
2. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. "Ἐνα ποτήρι 400 ml.
4. "Ἐνας δοκιμαστικός σωλήνας.
5. "Ἐνα λαχπάνι 6-8 V σέ ύποδοχή (ντουΐ), μέ δυό ακαλώδια συνδέσεως.
6. "Ἐνα νόμισμα.
7. Πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V.

Ἐκτέλεση τῶν πειραμάτων

- α) Γεμίζουμε τή λεκάνη ώς τά 2/3 τοῦ υψους της μέ νερό και βυθίζουμε πλάγια μέσα σ' αὐτό τή ράβδο τῶν 0,80 m. "Αν παρατηρήσουμε πλάγια, πάνω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ θά δοῦμε πώς ή ράβδος φαίνεται σπασμένη. Αὐτὸ διφείλεται στή διάθλαση τῶν ἀκτίνων πού ἐκπέμπει ή ράβδος κατά τήν ἔξοδό τους ἀπό τό νερό στόν ἀέρα (εἰκ. 51).
- β) "Αδειάζουμε τή λεκάνη και στόν πυθμένα της και στό μέσο μιᾶς ἀπό τίς μικρές ἔδρες της ἀκουμπάμε ἕνα νόμισμα. Τοποθετοῦμε ἔπειτα ἔναν παρατηρητή σέ τέτοια θέση, πού νά βλέπει τό νόμισμα κατά τήν εύθεια πού ξεκινᾷ ἀπό τό μάτι τοῦ παρατηρητῆ, περνᾶ ἐφαπτόμενη πρός τό πάνω μέρος τής μικρῆς ἔδρας τής λεκάνης ἀπέναντι τοῦ νομίσματος και καταλήγει στό νόμισμα. Ρί-

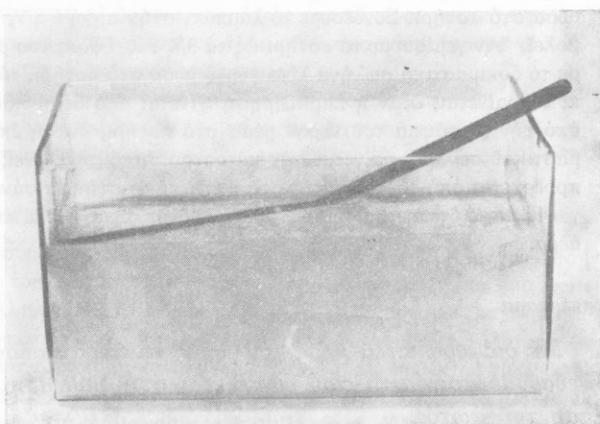

Εἰκ. 51



Εἰκ. 52

χνουμε στή συνέχεια μέσα στή λεκάνη νερό, διότε δι παρατηρητής παύει νά βλέπει τό νόμισμα. "Αν δημοσ δι παρατηρητής αντός χαμηλώσει τό μάτι του σέ θέση συμμετρική τής πρώτης ως πρός τήν έπιφανεια τοῦ νεροῦ, βλέπει τό νόμισμα νά βρίσκεται ἀπό πάνω ἀπό τήν έπιφανεια τοῦ νεροῦ, δημος θά τό εβλεπε, ἂν ή έπιφανεια τοῦ νεροῦ ήταν κάτοπτρο γυρισμένο πρός τά κάτω (Εἰκ. 52).

- γ) Βάζουμε τό ηλεκτρικό λαμπάκι μέσα στό δοκιμαστικό σωλήνα και αντόν μέσα στό ποτήρι. Συνδέουμε τό λαμπάκι στήν πηγή 6-8 V, διότε αντό φωτοβολεῖ. "Αν γεμίσουμε τό ποτήρι ως τά 3/4 τοῦ ίψους του μέ νερό και κρατήμε τό δοκιμαστικό σωλήνα λίγο γυρτό μέσα στό ποτήρι, τό άναμμένο λαμπάκι δέ φαίνεται, δημος ή παρατηρηση γίνεται ἀπό θέση πού βρίσκεται πάνω ἀπό τήν έπιφανεια τοῦ νεροῦ μέσα στό ποτήρι, ἐνδό ή έπιφανεια τοῦ δοκιμαστικού σωλήνα φαίνεται σάν κάτοπτρο. Αντό συμβαίνει, γιατί τό φῶς πού προέρχεται ἀπό τό λαμπάκι προσπίπτει πάνω στήν έπιφανεια τοῦ νεροῦ ίψο γωνία μεγαλύτερη τής διάθλαση και ἔτσι άνακλᾶται διλικά και δέ βγαίνει στόν άέρα.

Συμπέρασμα

Μέ διάφορα ἀπλά μέσα μποροῦμε νά παρατηρήσουμε καὶ νά έρμηνεύσουμε φαινόμενα πού διέρλονται στή διάθλαση καὶ διλική άνακλαση τοῦ φωτός.

Διάθλαση τοῦ φωτός πού περνᾶ μέσα ἀπό πλάκα μέ παράλληλες
ἔδρες

*Απαραίτητα ὅργανα καὶ ψηλικά


1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Οκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. Ἐνας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Ἐνας προβολέας Reuter.
7. Ἐνας γωνιομετρικός δίσκος.
8. Ἐνα κουτί ἔξαρτημάτων τοῦ γωνιομετρικοῦ δίσκου.
9. Μιά λεκάνη γυάλινη 30 x 20 x 15 cm.
10. Λίγη οὐσία πού φθορίζει (φλουρεσκεΐνη).
11. Λίγο διάλυμα καυστικοῦ νατρίου.
12. Μιά πηγὴ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Συναρμολογοῦμε δπτική τράπεζα.
- β) Σέ ἔνα σύνδεσμο στό μέσο τῆς δριζόντιας ράβδου τῆς δπτικῆς τράπεζας στερεώνουμε τό γωνιομετρικό δίσκο μέ τό ἐπίπεδο κατακόρυφο καὶ παράλληλο πρός τήν δριζόντια ράβδο. Στρέφουμε τό δίσκο, ώσπου νά γίνει ή διάμετρος του 0-0 δριζόντια, καὶ στερεώνουμε στό κέντρο του τό πλαστικό τραπεζοειδές πρίσμα ἔτσι, πού οἱ παράλληλες ἔδρες του νά είναι κατακόρυφες. Δεξιά τοῦ γωνιομετρικοῦ δίσκου πάνω σέ ἄλλο σύνδεσμο στερεώνουμε τόν προβολέα Reuter μέ τόν ἄξονά του δριζόντιο.
- γ) Γεμίζουμε ως τή μέση τή λεκάνη μέ νερό, διαλύνουμε μέσα σ' αὐτό πολύ μικρή ποσότητα φλουρεσκεΐνης καὶ προσθέτουμε μερικές σταγόνες διαλύματος καυστικοῦ νατρίου.

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος


- α) Τοποθετοῦμε στήν ἐγκοπή τοῦ φακοῦ τοῦ προβολέα τό διάφραγμα τῆς μιᾶς σχισμῆς, τόν τροφοδοτοῦμε μέ τάση 6-8 V καὶ κατευθύνουμε μιά φωτεινή ἀκτίνα (παράλληλη δέσμη) κάθετα πάνω στήν κατακόρυφη ἔδρα τοῦ πλαστικοῦ πρίσματος πού βρίσκεται στό κέντρο τοῦ γωνιομετρικοῦ δίσκου. Αὐτή περνᾶ μέσα ἀπό τό πρίσμα καὶ βγαίνει ἀπ' αὐτό ως προέκταση τῆς προστιπτουσας, καὶ τό ἔχνος ὅλης τῆς πορείας της φαίνεται πάνω στό δίσκο. Στρέψουμε τό δίσκο κατά μιά γωνία π.χ. 45°. Ἡ φωτεινή ἀκτίνα διαθέλλεται στήν

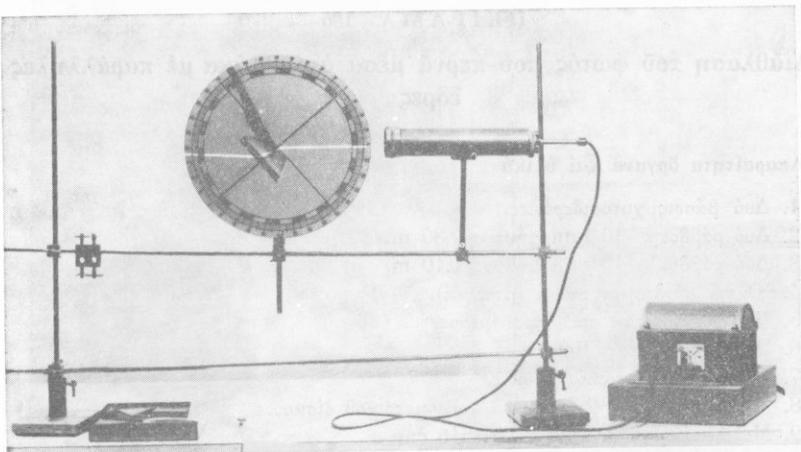

Εἰκ. 53

εἴσοδό της μέσα στό πρίσμα, πού, δπως είναι τοποθετημένο, άποτελεῖ πλάκα μέ παράλληλες έδρες, προσπίπτει πάνω στήν άπεναντί έδρα και διαθλαταί πάλι στήν έξοδό της στόν άέρα. Παρατηρούμε πώς ή άκτινα πού άναδύεται από τήν πλάκα είναι παράλληλη πρός τήν προσπίπτουσα και πλευρικά μετατοπισμένη σχετικά πρός αυτή (εἰκ. 53).

Εἰκ. 54

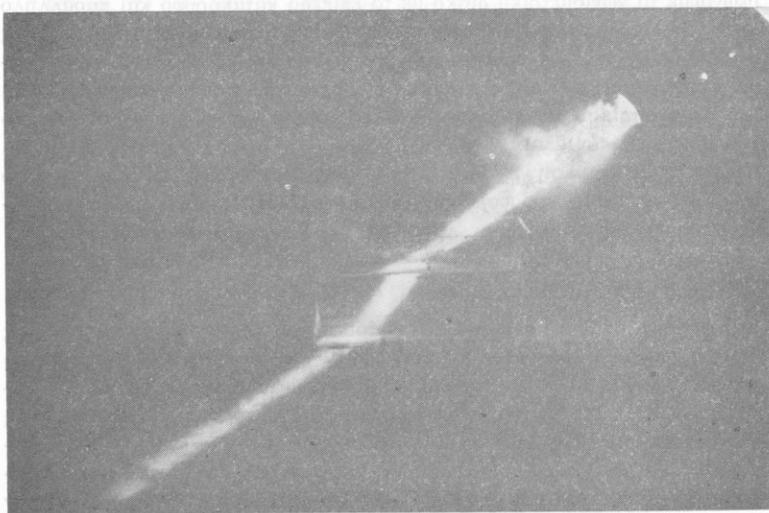

- β) Τοποθετοῦμε τή λεκάνη στό χεῖλος τοῦ τραπέζιού καί σέ θέση πού νά προεξέχει ἀπ' αὐτό κατά 1/3 τοῦ μήκους της. Ἀποσυναρμολογοῦμε τήν δοπτική τράπεζα, στηρίζουμε στόν ἔναν ὄρθοστάτη μέν ἔναν ἀπλό ἥ καὶ τόν περιστρεφόμενο σύνδεσμο τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχος ὁρίζόντιο καὶ τόν ἀκουμπάμε πάνω στό τραπέζι πολύ κοντά στή μικρή ἔδρα τῆς λεκάνης. Τροφοδοτοῦμε τόν προβολέα μέ τάση 6-8 V καὶ κατευθύνουμε φωτεινή δέσμη, χωρίς διάφραγμα, παράλληλη ἥ ἐλαφρά συγκλίνουσα πάνω στήν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ καὶ στήν περιοχή πού βρίσκεται ἔξω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τοῦ τραπέζιού. Φυσάμε καπνό στήν πορεία τῆς προσπίπουσας δέσμης, ὅπως καὶ στήν πορεία ἑκείνης πού βγαίνει ἀπό τόν πυθμένα τῆς λεκάνης, ὅπότε παρατηροῦμε πολὺ καθαρά τήν παράλληλη μετατόπιση μετά τή διάθλασή της στίς δυό παράλληλες ἔδρες τῆς πλάκας ἀπό νερό (εἰκ. 54). Ἐκτιμᾶμε τήν τιμή τῆς παράλληλης μετατόπισεως τῆς φωτεινῆς δέσμης καὶ ἐπειτα αὐξάνουμε τό πάχος τῆς πλάκας ρίχνοντας μέσα στή λεκάνη καὶ ἄλλο νερό. Ἡ τιμή τῆς μετατόπισεως τώρα αὐξάνεται.

Συμπέρασμα

"Οταν μιά φωτεινή ἀκτίνα περνᾷ πλάγια ἀπό μιά πλάκα μέ παράλληλες ἔδρες, δέν παθαίνει ἐπιρροή ἀπό τήν ἀρχική της διεύθυνση ἀλλά μόνο παράλληλη μετατόπιση, πού ἡ τιμή της ἐξαρτᾶται ἀπό τό πάχος τῆς πλάκας.

ΠΕΙΡΑΜΑ 19ο

Μελέτη τῆς διαθλάσεως τοῦ φωτός, ὅταν περνᾶ μέσα ἀπό πρίσμα

*Απαραίτητα ὅργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. "Ενας σύνδεσμος ἀπλός (σταυρός).
4. "Ενας γωνιομετρικός δίσκος.
5. "Ενα κουτί ἐξαρτημάτων τοῦ γωνιομετρικοῦ δίσκου.
6. "Ενας προβολέας Reuter.
7. Μια πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ἥ μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως


- α) Πάνω στή μια βάση στηρίζουμε μέ το στέλεχός του τό γωνιομετρικό δίσκο, τόν στρέφουμε, ώσπου νά γίνει όριζόντια ή διάμετρός του 0-0, και στερεώνουμε στό κέντρο του τό τραπεζοειδές πρίσμα έτσι, πού ή δέξτερη διαθλαστική γωνία του νά έχει τήν άκμή της στό κέντρο τού δίσκου και ή έδρα της, πού άποτελεῖ τή μιά άπό τίς δύο παράλληλες έδρες τού τραπεζοειδούς πρίσματος, νά συμπίπτει μέ τή διάμετρο 90° - 90° .
- β) Στηρίζουμε στήν άλλη βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m και σέ ύψος γύρω στά 30 cm τόν άπλο σύνδεσμο. Πάνω στό σύνδεσμο στερεώνουμε τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχος όριζόντιο.


Έκτέλεση τού πειράματος

- α) Τοποθετούμε στήν έγκοπή τού φακού τό διάφραγμα τής μιᾶς σχισμής όριζόντια και, άφοδ ρυθμίσουμε τό ύψος τού συνδέσμου, κατευθύνουμε φωτεινή δέσμη κατά τή διεύθυνση τής διαμέτρου 0-0. Αύτή προσπίπτει κάθετα πάνω στήν έδρα τού πρίσματος και στήν άκμή τής διαθλαστικής του γωνίας. Ένα μέρος τής φωτεινής δέσμης περνά άπό πάνω άπό τήν άκμή τού πρίσματος και σημειώνει πάνω στό δίσκο τή διεύθυνση τής προσπίπτουσας, και τό ύπόλοιπο μέρος τής, άφοδ περάσει μέσα άπό τό πρίσμα, άνακλαται δίλικά πάνω στήν άλλη έδρα του και βγαίνει άπό τό πρίσμα, πρός τό μέρος τής άρχικής της προσπτώσεως.

Στρέφουμε τό γωνιομετρικό δίσκο, ώσπου ή προσπίπτουσα δέσμη νά σχηματίσει μέ τήν κάθετο (διάμετρο 0-0) γωνία π.χ. 50° , και παρατηρούμε τότε τήν άναδυόμενη άπό τό πρίσμα άκτινα πού σχηματίζει μέ τή διεύθυνση τής προσπίπτουσας τή γωνία έκτροπής 28° (εἰκ. 55).

Εἰκ. 55

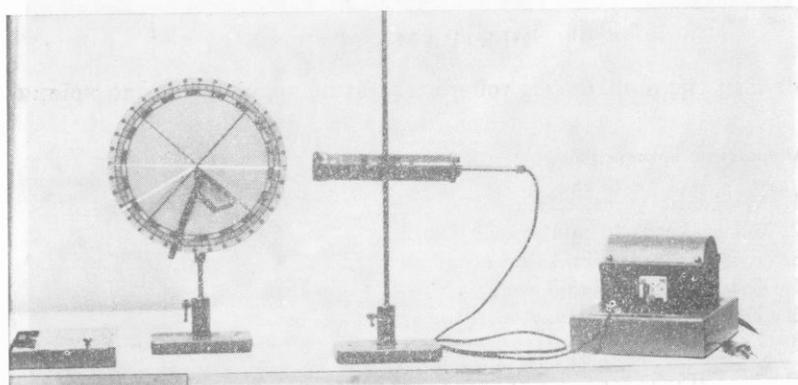

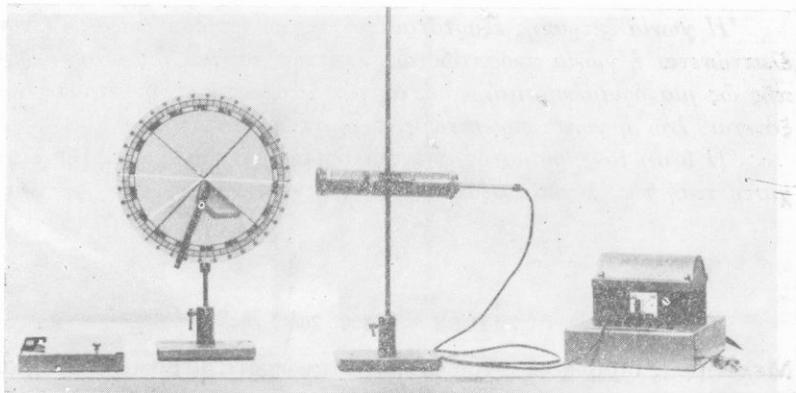

Eik. 56

- β) Αφαιροῦμε ἀπό τό δίσκο τό τραπεζοειδές πρίσμα καί τό ξαναβάζουμε μέ τόν ίδιο τρόπο, ἀλλά στό κέντρο τοῦ δίσκου νά βρίσκεται τώρα ἡ μεγαλύτερη δξεία διαθλαστική γωνία του. Κατευθύνουμε δπως καί πιό πάνω στήν ἀκμή τοῦ πρίσματος φωτεινή δέσμη πάλι υπό γωνία προσπτώσεως 50° . Παρατηροῦμε καί πάλι τή γωνία ἐκτροπῆς, ἀλλά τώρα ἡ τιμή της είναι μεγαλύτερη, 40° (εἰκ. 56).
- γ) Τοποθετοῦμε πάλι τό πρίσμα δπως στήν περίπτωση (α) καί στρέφουμε τό γωνιομετρικό δίσκο, ὥσπου νά προσπίπτουσα μέ τή διάμετρο 0-0 νά σχηματίσει γωνία $50^{\circ}\text{-}60^{\circ}$ (γωνία προσπτώσεως). Βρίσκουμε τή γωνία ἐκτροπῆς, προσδιορίζοντας τή θέση τής προεκτάσεως τής προσπίπτουσας καί τής τής ἀναδυόμενης ἀπό τό πρίσμα δέσμης.

Στρέφουμε τό δίσκο ἔτσι, πού ἡ γωνία προσπτώσεως νά ἐλαττώνεται, καί κάθε φορά πού ἐλαττώνεται κατά 5° προσδιορίζουμε τή γωνία ἐκτροπῆς. Παρατηροῦμε πώς, δσο ἐλαττώνουμε τή γωνία προσπτώσεως, ἐλαττώνεται καί ἡ γωνία ἐκτροπῆς ὡς μιά δρισμένη τιμή (ἐλάχιστη ἐκτροπή) γιά γωνία προσπτώσεως γύρω στίς 36° . "Αν ἔξακολουθήσουμε νά ἐλαττώνουμε τή γωνία προσπτώσεως κάτω ἀπό αὐτή τήν τιμή, ἡ ἐκτροπή τώρα ανξάνεται.

Συμπεράσματα

"Οταν μιά φωτεινή ἀκτίνα πεονᾶ μέσα ἀπό πρίσμα, διαθλαταὶ καὶ ἐκτρέπεται πρός τή βάση τοῦ πρίσματος κατά μιά γωνία, πού λέγεται γωνία ἐκτροπῆς ἡ ἀπλά ἐκτροπή.

"Η γωνία ἐκτροπῆς ἔξαρτᾶται ἀπό τή διαθλαστική γωνία τοῦ πρίσματος καί ανξάνεται μαζί της.

‘Η γωνία ἐκτροπῆς ἔξαρτάται ἀπό τή γωνία προσπτώσεως. Ὅταν ἐλαττώνεται ή γωνία προσπτώσεως, ἐλαττώνεται καὶ ή γωνία ἐκτροπῆς ὡς μιά δομισμένη τιμή, πού, ἀν τήν ξεπεράσουμε, ή ἐκτροπή αὐτήνεται, ἐνῶ ή γωνία προσπτώσεως ἐλαττώνεται.

‘Η θέση τοῦ πρίσματος, γιά τήν όποια ή ἐκτροπή ἔχει τήν ἐλάχιστη τιμή της, λέγεται θέση τῆς ἐλάχιστης ἐκτροπῆς.

ΠΕΙΡΑΜΑ 206

**Μελέτη τῆς διαθλάσεως τοῦ φωτός, ὅταν περνᾶ μέσα ἀπό πρίσμα.
Χρησιμοποίηση κοίλου πρίσματος**

Απαραίτητα ὅργανα


1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. “Ενας σύνδεσμος ἀπλός (σταυρός).
4. “Ενας προβολέας Reuter.
5. “Ενα πρίσμα κοῖλο μεταβλητῆς γωνίας.
6. “Ενα ποτήρι 400 ml.
7. Μιά φιάλη μέ οινόπνευμα.
8. “Ενας σωλήνας λαστιχένιος ϕ 7-8 mm μήκους 80 cm περίπου.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Στερεώνουμε πάνω στή βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m καὶ στό μέσο περίπου τοῦ θύφους της τόν ἀπλό σύνδεσμο. Πάνω στό σύνδεσμο στηρίζουμε τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχός του δριζόντιο.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Τοποθετοῦμε στήν ἑγκοπή τοῦ φακοῦ τοῦ προβολέα Reuter τό διάφραγμα τῆς μιᾶς σχισμῆς δριζόντια, τόν τροφοδοτοῦμε μέ τάση 6-8 V καὶ κατευθύνουμε δριζόντια πάνω στή σταθερή (ἀμετακινήτη) ἔδρα τοῦ πρίσματος, καὶ κοντά στήν ἀκμή του, φωτεινή δέσμη. Αὐτή σχηματίζει στόν ἀπέναντι τῆς πειραματικῆς διατάξεως τοῖχο μιά φωτεινή κηλίδα. Μέ χρωματιστή κιμωλία σημειώνουμε πάνω στόν τοῖχο τή θέση τῆς κηλίδας.
- b) Γεμίζουμε τό πρίσμα νερό μέ τό ποτήρι, χωρίς νά τό μετακινήσουμε ἀπό τήν ἀρχική του θέση. Η φωτεινή κηλίδα πάνω στόν τοῖχο μετατοπίζεται

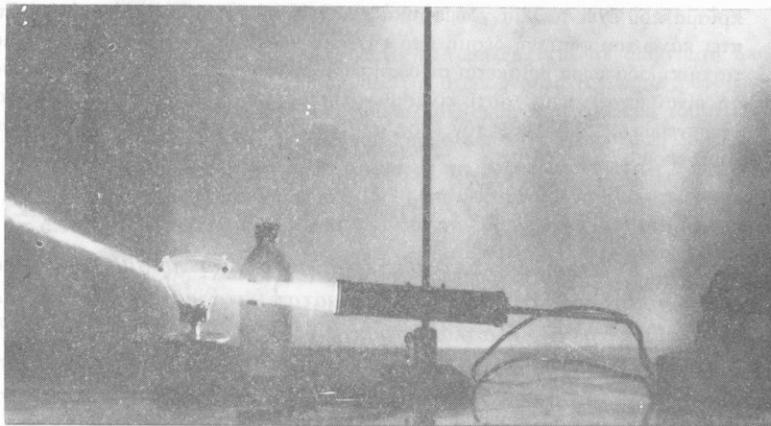

Εἰκ. 57

πρός τά πάνω, ένδιαμανίζονται τά χρώματα του φάσματος (εἰκ. 57). Οι νοητές εύθετες άπό την άκμή του πρίσματος πρός τίς δυό διαδοχικές θέσεις τής κηλίδας προσδιορίζουν τή γωνία έκτροπης.

- γ) Μετακινούμε τήν κινητή έδρα του πρίσματος έτσι, πού ή διαθλαστική του γωνία νά έλαττωνεται (προσέχουμε νά μή μετακινηθεῖ τό πρίσμα άπό τήν άρχική του θέση και άλλαξει θέση ή έδρα του πού είναι πρός τόν προβολέα, γιατί τότε θά άλλαξει ή γωνία προσπτώσεως). Παρατηρούμε τή χρωματιστή κηλίδα νά μετακινεῖται πρός τά κάτω. "Η έκτροπή έλαττωνεται, όταν έλαττώνεται ή διαθλαστική γωνία του πρίσματος.
- δ) Ξαναφέρουμε τήν κινητή έδρα στήν άρχική της θέση. Χαλαρώνουμε τή βίδα πού συγκρατεῖ τό πρίσμα πάνω στόν ξέσονα πού περνᾶ άπό τήν άκμή του και στρέφουμε διάλοκληρο τό πρίσμα γύρω άπ' αυτόν τόν ξέσονα κατά φορά πού ή βάση του νά γέρνει πρός τόν προβολέα. "Η γωνία προσπτώσεως αύξανεται και ή φωτεινή κηλίδα κινεῖται πρός τά πάνω. "Η έκτροπή αύξανεται. Στρέφουμε τώρα τό πρίσμα σιγά σιγά κατά τήν άντιθετη φορά. "Η γωνία προσπτώσεως έλαττωνεται' έλαττωνεται μαζί της και ή έκτροπή και ή φωτεινή κηλίδα κινεῖται πρός τά κάτω ώς μά όρισμένη θέση, δόπτε ή κίνησή της άναστρέφεται. Βρισκόμαστε στή θέση τής έλάχιστης έκτροπης. "Αν έξακολουθήσουμε νά περιστρέφουμε τό πρίσμα κατά τήν ίδια φορά, θά δούμε πώς ή έκτροπή αύξανεται.
- ε) Φέρνουμε πάλι τό πρίσμα στήν άρχική του θέση και σημειώνουμε μέχρι μεταπτυστή κιμωλία στόν τοίχο τή θέση τής χρωματιστής κηλίδας πού καθορίζει τή γωνία έκτροπης. "Αδειάζουμε μέσα στό ποτήρι τό νερό άπό τό πρίσμα, χωρίς νά τό μετακινήσουμε, χρησιμοποιώντας τό λαστιχένιο σώλήνα σύνσιφωνα. Γεμίζουμε κατόπιν τό πρίσμα μέχρι οινόπνευμα. "Έχουμε έτσι ένα άλλο

πρίσμα πού έχει τά ΐδια γεωμετρικά στοιχεία μέ τό πρώτο καί πού προσπί-
πτει πάνω του φωτεινή δέσμη ύπό την ΐδια γωνία προσπτώσεως. Ἡ χρωμα-
τιστή κηλίδα τώρα βρίσκεται σέ θέση ψηλότερη της προηγούμενης, ἡ ἐκτρο-
πή είναι μεγαλύτερη, γιατί είναι μεγαλύτερος ὁ δείχτης διαθλάσεως τοῦ
οίνοπνεύματος ώς πρός τὸν ἀέρα ἀπό τὸν ἀντίστοιχο δείχτη διαθλάσεως
τοῦ νεροῦ.

Συμπεράσματα

"Οταν μά φωτεινή ἀκτίνα περνᾷ μέσα ἀπό πρίσμα, διαθλᾶται
καὶ ἐκτρέπεται πρός τὴ βάση τοῦ πρίσματος κατά μά γωνία, πού λέ-
γεται γωνία ἐκτροπῆς ἡ ἀπλά ἐκτροπή.

"Ἡ γωνία ἐκτροπῆς ἔξαρτᾶται ἀπό τή διαθλαστική γωνία τοῦ
πρίσματος καὶ αὐξάνεται μαζί της. Ἡ γωνία ἐκτροπῆς ἔξαρτᾶται ἀπό
τή γωνία προσπτώσεως. "Οταν ἐλαττώνεται ἡ γωνία προσπτώσεως,
ἐλαττώνεται καὶ ἡ γωνία ἐκτροπῆς ώς μιά δρισμένη τιμή, πού, ἀν
τίνη ἔξεργάσουμε, ἡ ἐκτροπή αὐξάνεται, ἐνῷ ἡ γωνία προσπτώσεως
ἐλαττώνεται.

"Ἡ γωνία ἐκτροπῆς ἔξαρτᾶται ἀπό τό δείχτη διαθλάσεως τοῦ ὑ-
λικοῦ τοῦ πρίσματος καὶ αὐξάνεται μαζί τον.

ΠΕΙΡΑΜΑ 21ο

"Ἡ γωνία ἐκτροπῆς φωτεινῆς ἀκτίνας πού διαθλᾶται, ὅταν περνᾶ
μέσα ἀπό πρίσμα, ἔξαρτᾶται ἀπό τό δείχτη διαθλάσεως τοῦ ὑλικοῦ
τοῦ πρίσματος. Ἐπίδειξη μέ πολύπρισμα

*Απαραίτητα ὄργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Ὁκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. "Ενας προβολέας Reuter.
7. "Ενα πολύπρισμα.
8. Μιά δύνη ἀδιαφανής.
9. Μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ἡ μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

Υπό την παραπάνω πειραματική διατάξεως ήταν μια υποφύλη δύο γούδικα.


a) Συναρμολογούμε διπτική τράπεζα.

β) Πάνω στήν δριζόντια ράβδο της διπτικής τράπεζας και σέ απόσταση άπο τό ακρο της ίση με τό 1/3 τού μήκους της στερεώνουμε τόν περιστρεφόμενο σύνδεσμο και πάνω σ' αυτόν τόν προβολέα Reuter άπο τό ακρο τού στελέχους του. Μπροστά άπο τό φακό τού προβολέα και σέ απόσταση 30-35 cm, πάνω σέ έναν άπλο σύνδεσμο, στερεώνουμε τό πολύπρισμα μέ τίς έδρες του κατακόρυφες. Τέλος σέ απόσταση 15-20 cm άπο τό πολύπρισμα στερεώνουμε άλλο άπλο σύνδεσμο και πάνω σ' αυτόν τήν δθόνη, δσο μπορούμε πιό χαμηλά, μέ τό έπιπεδο κατακόρυφο και κάθετο πάνω στήν δριζόντια ράβδο.

Έκτέλεση τού πειράματος

- a) Τοποθετούμε κατακόρυφα στό φακό τού προβολέα τό διάφραγμα τής μιᾶς σχισμῆς, τόν τροφοδοτούμε μέ τάση 6-8 V και τόν στρέφουμε γύρω στόν δριζόντιο ξέσονα τού περιστρεφόμενου συνδέσμου, ώσπου ή φωτεινή κηλίδα νά τοποθετηθεί στό άνωτα τμήμα τής δθόνης. Μέ μετακίνηση ή περιστροφή τού στελέχους τεύ προβολέα πετυχαίνουμε νά άποκτησει ή φωτεινή κηλίδα δσο γίνεται πιό μικρό πλάτος.
- β) Άνυψωνουμε τό πολύπρισμα, ώσπου νά άποκόψει ή άκμή του τήν προσπίπτουσα δέσμη. Παρατηρούμε άμεσως έπάνω στήν δθόνη σειρά χρωματιστῶν

Εἰκ. 58

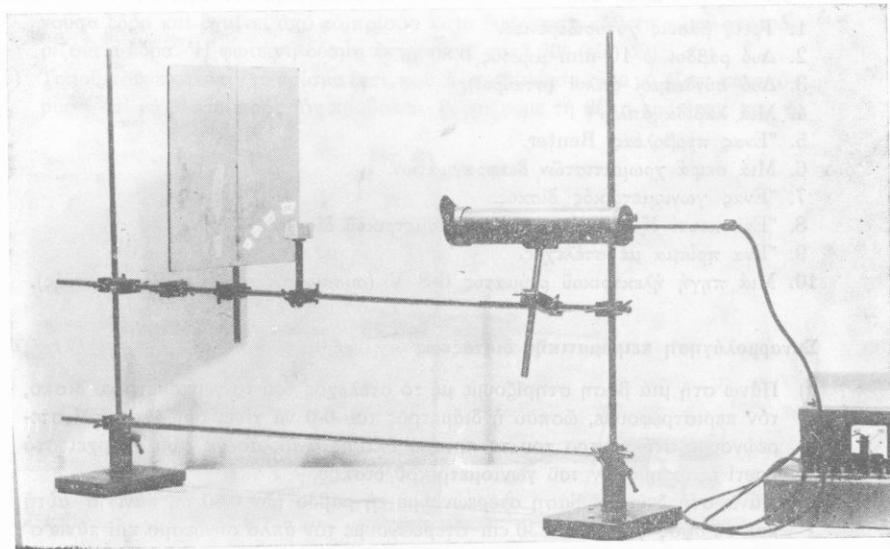

κηλίδων σέ διάφορα ύψη και μετατοπισμένα πλευρικά, που δρειλονται στήν έκτροπή τῶν φωτεινῶν ἀκτίνων κατά διαφορετική τιμή ἔξαιτιας τῶν διαφορετικῶν ύλικῶν τῶν πρισμάτων, πού δλα μαζί ἀποτελοῦν τό πολύπρισμα. Ἀν δλες οἱ χρωματιστές κηλίδες δέ χωροῦν ἐπάνω στήν θόρην, τή μετακινοῦμε πλησιάζοντάς τη στό πολύπρισμα, ὡσπου νά φανοῦν ἐπάνω τῆς τόσες φωτεινές κηλίδες, δσος είναι δ ἀριθμός τῶν πρισμάτων πού ὑπάρχουν στό πολύπρισμα (εἰκ. 58).

Συμπέρασμα

Μέ τό πολύπρισμα δείχρονυμε πώς ή ἐκτροπή φωτεινῆς δέσμης πού διαθλάται, δταν περνᾶ μέσα ἀπό πρίσμα, ἔξαρτάται ἀπό τό δείχτη διαθλάσεως τοῦ ὑλικοῦ τοῦ πρίσματος.

ΠΕΙΡΑΜΑ 22ο


Μελέτη τῶν ιδιοτήτων τῶν πρισμάτων ὄλικης ἀνακλάσεως

Απαραίτητα ὅργανα

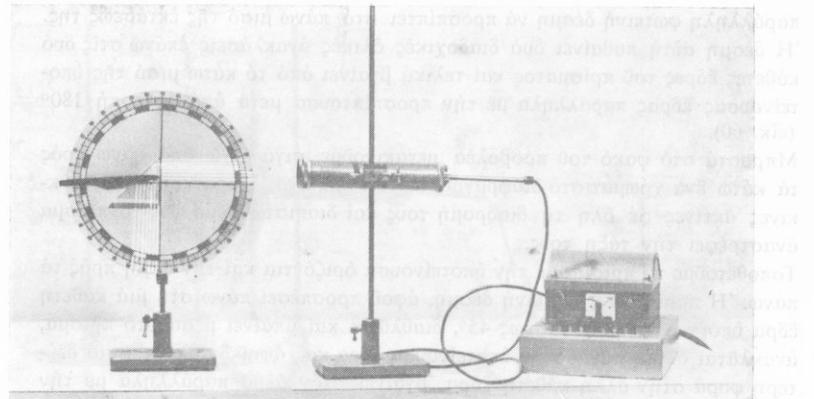1. Τρεῖς βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
4. Μιά λαβίδα ἀπλή.
5. "Ἐνας προβολέας Reuter.
6. Μιά σειρά χρωματιστῶν διαφραγμάτων.
7. "Ἐνας γωνιομετρικός δίσκος.
8. "Ἐνα κουτί ἔξαρτημάτων τοῦ γωνιομετρικοῦ δίσκου.
9. "Ἐνα πρίσμα μέ στέλεχος.
10. Μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως


- α) Πάνω στή μιά βάση στηρίζουμε μέ τό στέλεχός του τό γωνιομετρικό δίσκο, τόν περιστρέφουμε, ὡσπου ἡ διάμετρός του 0-0 νά γίνει ὁριζόντια και στερεάνουμε στό κέντρο του τό πρίσμα ὄλικης ἀνακλάσεως πού ὑπάρχει στό κουτί ἔξαρτημάτων τοῦ γωνιομετρικοῦ δίσκου.
- β) Πάνω στή δεύτερη βάση στερεάνουμε τή ράβδο τῶν 0,80 m, πάνω σ' αὐτή και σέ ύψος γύρω στά 30 cm στερεάνουμε τόν ἀπλό σύνδεσμο και πάνω σ' αὐτόν τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχός του ὁριζόντιο.



Εικ. 59 προς την Αθ. Το πρώτο πειράματος
Έκτέλεση του πειράματος

- Τοποθετούμε στήν έγκοπή του φακού τού προβολέα τό διάφραγμα μέ τίς πολλές σχισμές δριζόντιες και τόν τροφοδοτούμε μέ τάση 6-8 V. Τοποθετούμε τό πρίσμα πάνω στό δίσκο έτσι, πού ή μιά κάθετη έδρα του νά είναι κατακόρυφη κατά τή διεύθυνση τῆς διαμέτρου 90°-90° τού δίσκου και ή άλλη δριζόντια πρός τά κάτω. Κατευθύνουμε παράλληλη δέσμη κάθετα πάνω στήν κατακόρυφη έδρα τού πρίσματος. Αυτή άνακλαται διλικά πάνω στήν υποτείνουσα έδρα και βγαίνει άπό τό πρίσμα κατά διεύθυνση κάθετη πάνω στήν δριζόντια έδρα. Ή φωτεινή δέσμη έκτρεπεται κατά 90° (εἰκ. 59).
- Τοποθετούμε κατόπιν τό πρίσμα έτσι, πού ή υποτείνουσα έδρα νά είναι κατακόρυφη και νά βλέπει πρός τόν προβολέα. Ρυθμίζουμε τή θέση της έτσι, πού ή


Εικ. 60

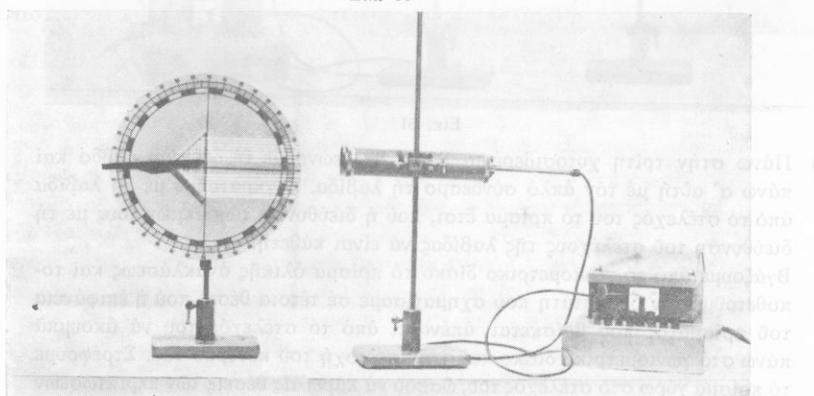

παράλληλη φωτεινή δέσμη νά προσπίπτει στό πάνω μισό της έκτασεώς της. Ή δέσμη αυτή παθαίνει δύο διαδοχικές διλικές άνακλάσεις έπανω στίς δύο κάθετες έδρες του πρίσματος και τελικά βγαίνει άπό τό κάτω μισό της υποτείνουσας έδρας παράλληλα μέ τήν προσπίπτουσα μετύ άπό έκτροπή 180° (εἰκ. 60).

Μπροστά στό φακό του προβολέα μετακινοῦμε σιγά σιγά άπό πάνω πρός τά κάτω ένα χρωματιστό διάφραγμα, π.χ. τό κόκκινο. Παρατηροῦμε τίς κόκκινες άκτινες σέ δηλη τή διαδρομή τους και διαπιστώνουμε πώς τό πρίσμα άναστρέψει τήν τάξη τους.


- γ) Τοποθετοῦμε τό πρίσμα μέ τήν υποτείνουσα άριζόντια και τήν άκμή πρός τά πάνω. Ή παράλληλη φωτεινή δέσμη, άφοι προσπέσει πάνω στή μιά κάθετη έδρα υπό γωνία προσπτώσεως 45° , διαθλάται και μπαίνει μέσα στό πρίσμα, άνακλαται διλικά πάνω στήν υποτείνουσα έδρα και, άφοι διαθλαστεῖ γιά δεύτερη φορά στήν άλλη κάθετη έδρα, βγαίνει στόν άέρα παράλληλα μέ τήν προσπίπτουσα (εἰκ. 61). Μέ τό χρωματιστό διάφραγμα διαπιστώνουμε πώς και έδω έχουμε άναστροφή της τάξεως τῶν άκτινων.

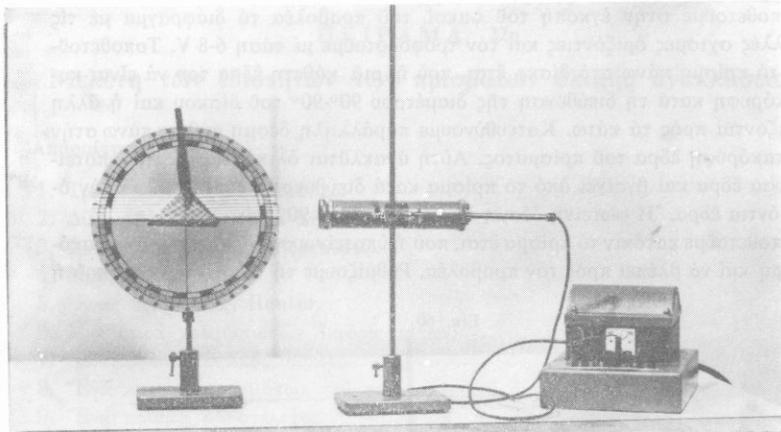

Εἰκ. 61

- δ) Πάνω στήν τρίτη χυτοσιδερένια βάση στερεώνουμε τή δεύτερη ράβδο και πάνω σ' αυτή μέ τόν άπλο σύνδεσμο τή λαβίδα. Συγκρατοῦμε μέ τή λαβίδα άπό τό στέλεχός του τό πρίσμα έτσι, πού ή διεύθυνση τῶν άκμῶν τους μέ τή διεύθυνση τού στελέχους της λαβίδας νά είναι κάθετη.

Βγάζουμε άπό τό γωνιομετρικό δίσκο τό πρίσμα διλικής άνακλάσεως και τοποθετοῦμε τόν δρόστερή πού σχηματίσαμε σέ τέτοια θέση, πού ή έπιφανεια τού πρίσματος πού βρίσκεται άπέναντι άπό τό στέλεχός του νά άκουμπα πάνω στό γωνιομετρικό δίσκο και στήν περιοχή τού κέντρου του. Στρέφουμε τό πρίσμα γύρω στό στέλεχός του, ώσπου νά πάρει τίς θέσεις τῶν περιπτώσεων

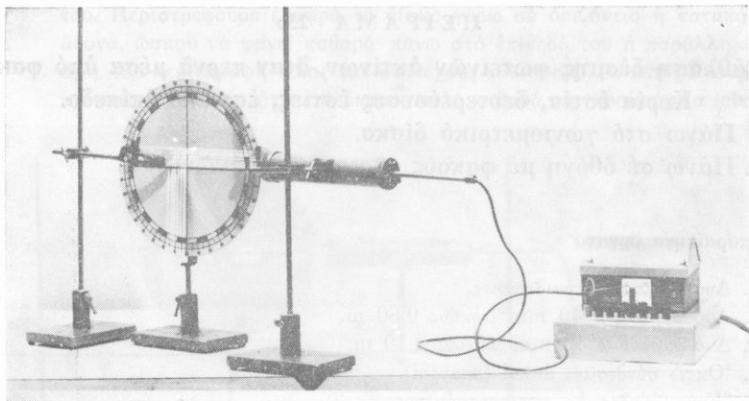

Eik. 62

(α), (β) καὶ (γ) διαδοχικά, κατευθύνουμε πάνω σ' αὐτό παράλληλη φωτεινή δέσμη καὶ διαιπιστώνουμε τά ἔδια φαινόμενα (εἰκ. 62).

⁷Αντί του γωνιομετρικού δίσκου μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε άδιαφανή δόθυν.

Συμπέρασμα

Μέ τά πρίσματα διλικῆς ἀνακλάσεως μποροῦμε, ἀνάλογα μέ τόν τρόπο τῆς τοποθετήσεώς τους, νά πετύχουμε ἐκπροπή τῶν φωτεινῶν ἀκτίνων κατά 90° ή κατά 180° μέ ἀναστροφή τῆς τάξεώς τους, ή μόνο ἀναστροφή τῆς τάξεως τῶν ἀκτίνων χωρὶς ἐκπροπή.

Διάθλαση δέσμης φωτεινῶν ἀκτίνων, ὅταν περνᾶ μέσα ἀπό φακό.

Κυρία ἐστία, δευτερεύουσες ἐστίες, ἐστιακό ἐπίπεδο.

I. Πάνω στό γωνιομετρικό δίσκο.

II. Πάνω σέ θόδην μέ φακούς τῆς σειρᾶς φακῶν

Απαραίτητα ὅργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Ὁκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. "Ενας προβολέας Reuter.
7. "Ενας γωνιομετρικός δίσκος.
8. "Ενα κουτί ἔξαρτημάτων τοῦ γωνιομετρικοῦ δίσκου.
9. Μιά σειρά φακῶν.
10. "Ενα στήριγμα φακῶν ἢ κατόπτρων.
11. Μιά θόδην ἀδιαφανής.
12. Μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ἢ μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Συναρμολογοῦμε ὀπτική τράπεζα.
- β) Πάνω στήν όριζόντια ράβδο τῆς ὀπτικῆς τράπεζας καὶ σέ ἀπόσταση ἀπό τό
ἄκρο της ἵση μέ τό 1/3 τοῦ μήκους της στερεώνουμε ἔναν ἀπλό σύνδεσμο καὶ
πάνω σ' αὐτὸν τὸν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχος κατακόρυφο.


Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

I. Πάνω στό γωνιομετρικό δίσκο.

- α) Πάνω στήν όριζόντια ράβδο καὶ μπροστά ἀπό τό φακό τοῦ προβολέα στηρίζουμε ἔναν ἀπλό σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τό γωνιομετρικό δίσκο σέ τέτοια θέση, πού τό μέρος του πού εἶναι πρός τό φακό νά ἀπέχει ἀπ' αὐτὸν 1-2 cm. Στρέφουμε τό δίσκο, ὥσπου ἡ διάμετρός του 0-0 νά γίνει όριζόντια, καὶ στηρίζουμε στό κέντρο του τό συγκλίνοντα φακό πού ὑπάρχει στό κουτί τῶν ἔξαρτημάτων μέ τὸν κύριο ἄξονα όριζόντιο.

Τοποθετοῦμε στήν ἐγκοπή τοῦ φακοῦ τοῦ προβολέα Reuter τό διάφραγμα τῶν πολλῶν σχισμῶν, τόν τροφοδοτοῦμε μέ τάση 6-8 V καὶ κατευθύνουμε πάνω στό φακό παράλληλη δέσμη κατά τή διεύθυνση τοῦ κύριου ἄξονά


του. Περιστρέφουμε έλαφρά τό δίσκο γύρω σε όριζόντιο ή κατακόρυφο αξονα, ώσπου νά φανεῖ καθαρά πάνω στό έπιπεδό του ή παράλληλη δέσμη. Μέ περιστροφή τέλος τοῦ στελέχους τοῦ προβολέα πετυχαίνουμε ενκρίνεια τῆς δέσμης, όπότε βλέπουμε πολύ καθαρά τήν κυρία έστια (εἰκ. 63).

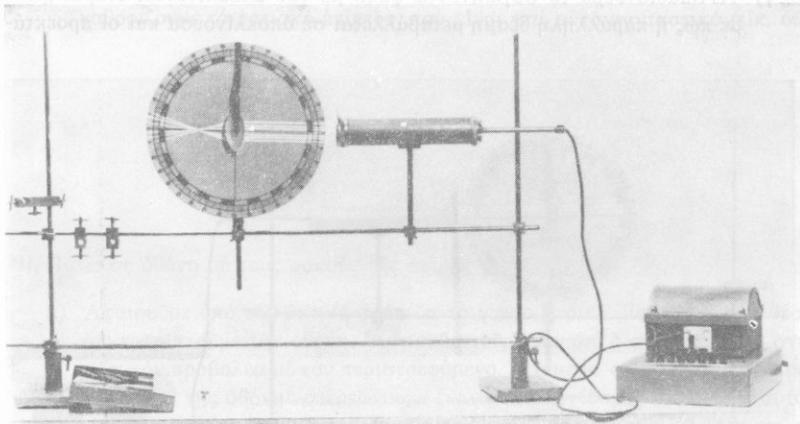

Εἰκ. 63


- β) Περιστρέφουμε λίγο τό δίσκο άπό τό ἔνα μέρος και τό οἄλλο τῆς άρχικῆς του θέσεως. Ἡ έστια μετακινεῖται και γράφει περιφέρεια (σφαιρική ἐπιφάνεια) μέ κέντρο τό δόπτικό κέντρο τοῦ φακοῦ. Οἱ διαφορετικές θέσεις τῆς έστιας ἀποτελοῦν τίς δευτερεύουσες έστιες (εἰκ. 64). Ἀν φανταστοῦμε

Εἰκ. 64

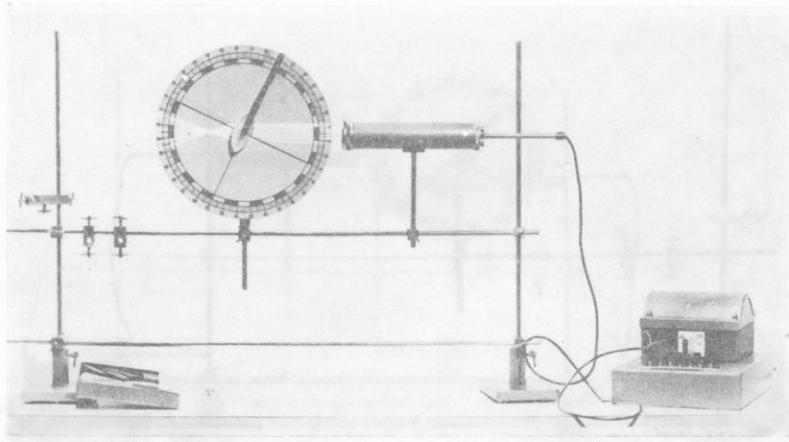


οριοθετήσαντα την απόδοση της φωτιστικής ιδιότητας του φακού. Εάν ένα έπιπεδο κάθετο πάνω στόν κύριο θέξοντα τού φακού στη θέση της κυρίας έστιας, τό έπιπεδο αυτό είναι τό έστιακό έπιπεδο.

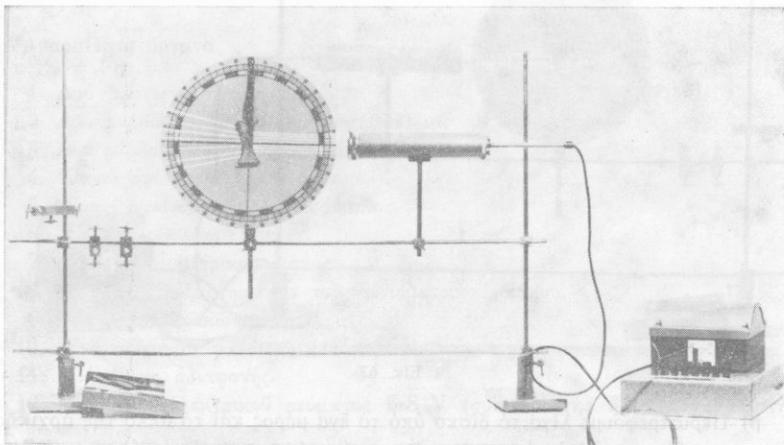γ) Άντικαθιστούμε τό συγκλίνοντα φακό μέ τόν άποκλίνοντα. Παρατηροῦμε πώς ή παράλληλη δέσμη μεταβάλλεται σέ άποκλίνουσα καί οι προεκτά-



Εἰκ. 65 Φωτιστική προσπαθετική για το θέσιο της έστιας του φακού στο άποκλίνοντα φακό. (Εθνικό Αρχείο Επιστημών και Τεχνολογίας)

Εἰκ. 66

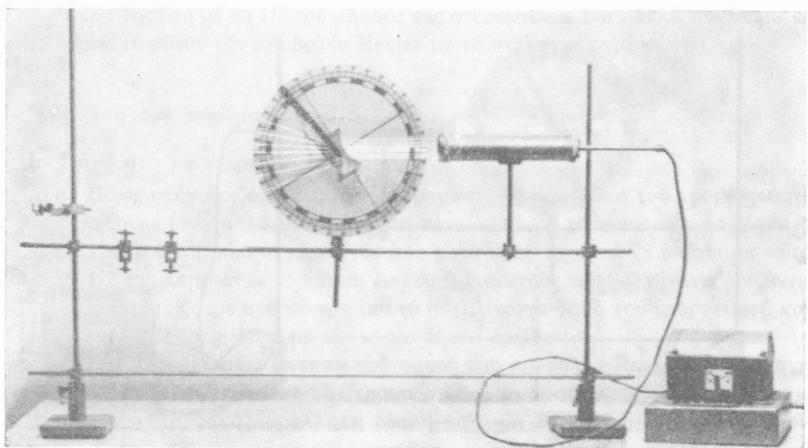



σεις τῶν ἀκτίνων πρός τά πίσω, πού ἀποκλίνουν, συναντιοῦνται σέ ἔνα σημεῖο τοῦ κύριου ἄξονα πρός τὸ μέρος τοῦ προβολέα καὶ σχηματίζουν τὴν κυρία ἐστία, πού εἶναι φανταστική (εἰκ. 65). Μὲ περιστροφή τοῦ δίσκου κατανοοῦμε τὶς θέσεις πού ἔχουν οἱ φανταστικές δευτερεύουσες ἐστίες καὶ καθορίζουμε τὸ ἐστιακό ἐπίπεδο πού εἶναι καὶ αὐτό φανταστικό (εἰκ. 66).

II. Πάνω σέ δθόνη μέ τούς φακούς τῆς σειρᾶς φακῶν.

α) Ἀφαιροῦμε ἀπό τὴν ὀπτική τράπεζα τὸ γωνιομετρικό δίσκο καὶ στήθησην τοῦ τοποθετοῦμε τὴν δθόνη. Ἀντικαθιστοῦμε τὸν ἀπλό σύνδεσμο πού στηρίζει τὸν προβολέα μέ τὸν περιστρεφόμενο. Ἀνάμεσα στὶς θέσεις τοῦ προβολέα καὶ τῆς δθόνης στερεώνουμε ἔναν ἀπλό σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τὸ στήριγμα φακῶν μέ τὸν ἀμφίκυρτο φακό τῆς σειρᾶς. Ἀφήνουμε τὸ σύνδεσμο χαλαρό, δόπτε τὸ στήριγμα μέ τὸ φακό κρέμεται πρός τὰ κάτω. Πετυχαίνουμε νά φανεῖ πάνω στὴν δθόνη εὐκρινής παράλληλη δέσμη καὶ στήθηση στερεώνουμε τὸ σύνδεσμο μέ τὸ στήριγμα φακῶν σέ τέτοια θέση, πού ὁ φακός σχεδόν νά ὀκουμπᾶ πάνω στὴν δθόνη. Παρατηροῦμε πάνω στὴν δθόνη τὴν κυρία ἐστία τοῦ φακοῦ (εἰκ. 67).

Εἰκ. 67

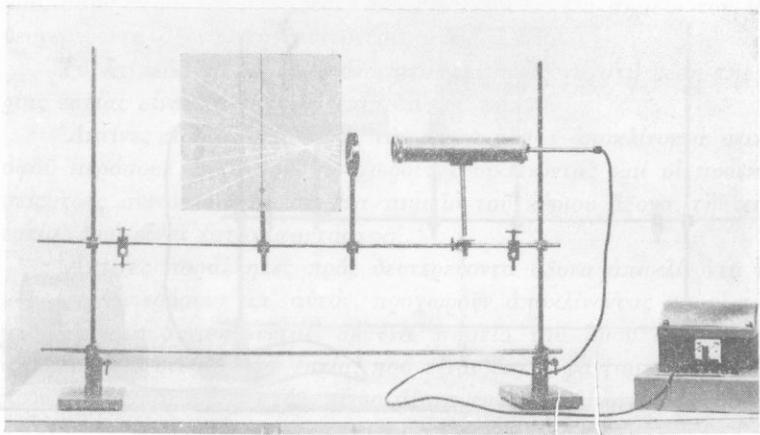


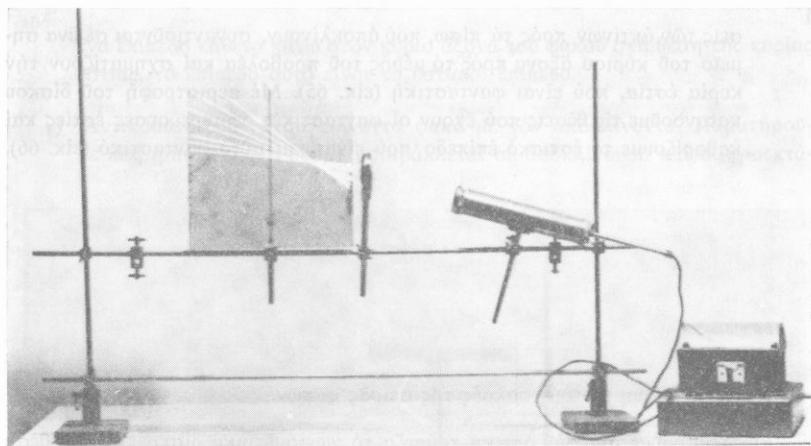


Εἰκ. 68

- β) Περιστρέφουμε λίγο λίγο τόν προβολέα γύρω ύπο τόν δριζόντιο ξέσοντα τού περιστρεφόμενου συνδέσμου. Παρατηροῦμε πάνω στήν δθόνη τίς διάφορες θέσεις πού παίρνουν οι δευτερεύουσες έστιες (εἰκ. 68) και καθορίζουμε τό έστιακό έπιπεδο.
- γ) Αντικαθιστοῦμε τό συγκλίνοντα φακό μέ τόν άποκλίνοντα, π.χ. τόν άμφικοϊδο. Παρατηροῦμε τήν άποκλίνουσα δέσμη πού βγαίνει άπό τό φακό και δριζόμε τή φανταστική κυρία έστια (εἰκ. 69). Μέ περιστροφή τού προβο-

Εἰκ. 69

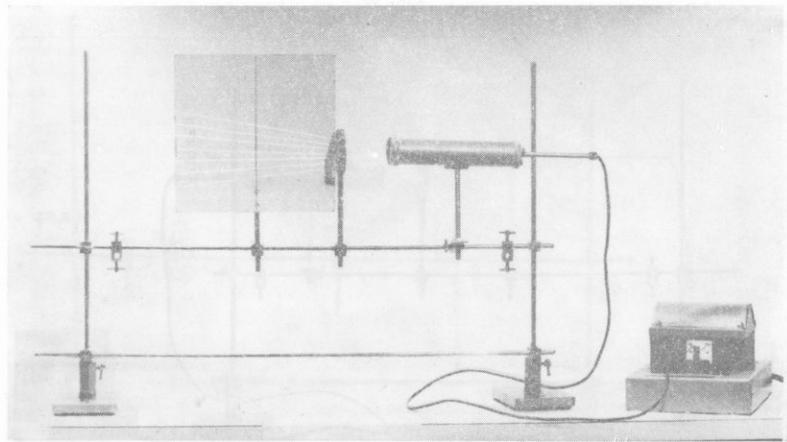

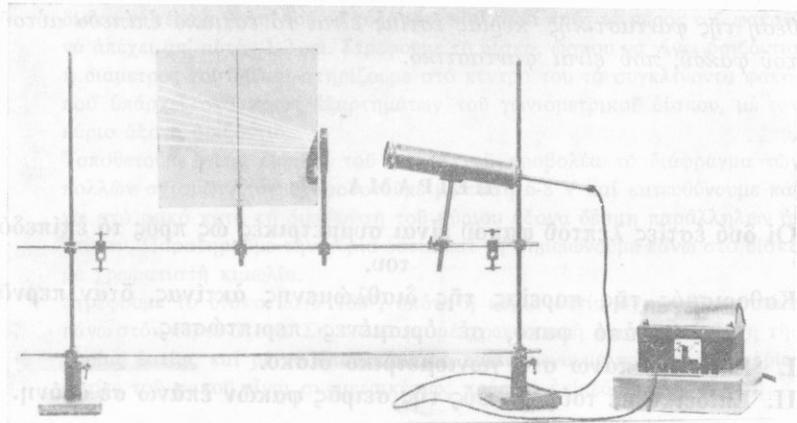

Εικ. 70

λέα δείχνουμε τίς θέσεις πού έχουν οι φανταστικές δευτερεύουσες έστιες καί τή θέση τοῦ φανταστικοῦ ἑστιακοῦ ἐπιπέδου (εἰκ. 70).

Συμπεράσματα

⁷ Ακτίνες παράλληλες πρός τὸν κύριο ἄξονα συγκλίνοντα φακοῦ, ἀφοῦ περάσουν ἀπ' αὐτόν, συναντιοῦνται σὲ ἔνα σημεῖο τοῦ κύριον ἄξονα, τὴν κνοία έστια.

⁸ Ακτίνες παράλληλες πρός δευτερεύοντα ἄξονα συγκλίνοντα φακοῦ, ἀφοῦ περάσουν ἀπ' αὐτόν, συναντιοῦνται σ' ἔνα σημεῖο τοῦ ἕδιον δευτερεύοντα ἄξονα, τή δευτερεύουσα έστια.

Τό ἐπίπεδο τό κάθετο πάνω στὸν κύριο ἄξονα στή θέση τῆς κνοίας έστιας εἶναι τό ἑστιακό ἐπίπεδο τοῦ φακοῦ.

⁹ Ακτίνες παράλληλες πρός τὸν κύριο ἄξονα ἀποκλίνοντα φακοῦ, ἀφοῦ περάσουν ἀπ' αὐτόν, προχωροῦν ἀποκλίνοντας καὶ οἱ προεκτάσεις τοὺς συναντιοῦνται σὲ ἔνα σημεῖο τοῦ κύριον ἄξονα, τὴν κνοία έστια, πού εἶναι έστια φανταστική.

¹⁰ Ακτίνες παράλληλες πρός δευτερεύοντα ἄξονα ἀποκλίνοντα φακοῦ, ἀφοῦ περάσουν ἀπ' αὐτόν, προχωροῦν ἀποκλίνοντας καὶ οἱ προεκτάσεις τοὺς συναντιοῦνται σὲ ἔνα σημεῖο τοῦ ἕδιον δευτερεύοντα ἄξονα, τή δευτερεύουσα έστια, πού εἶναι έστια φανταστική. Τό ἐπίπεδο τό κάθετο πάνω στὸν κύριο ἄξονα τοῦ ἀποκλίνοντα φακοῦ στή

θέση τῆς φανταστικῆς κυρίας ἐστίας εἶναι τό εστιακό ἐπίπεδο αὐτοῦ τοῦ φακοῦ, πού εἶναι φανταστικό.

ΠΕΙΡΑΜΑ 24ο

Οἱ δυό ἑστίες λεπτοῦ φακοῦ εἶναι συμμετρικές ως πρός τό ἐπίπεδο τοῦ.

Καθορισμός τῆς πορείας τῆς διαθλώμενης ἀκτίνας, ὅταν περνᾶ ἀπό φακό, σέ δρισμένες περιπτώσεις.

I. Ἐπίδειξη πάνω στό γωνιομετρικό δίσκο.

II. Ἐπίδειξη μέ τούς φακούς τῆς σειρᾶς φακῶν ἐπάνω σέ δθόνη.

Ἀπαραίτητα ὄργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Ὀκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. Ἔνας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Ἔνας προβολέας Reuter.
7. Ἔνας γωνιομετρικός δίσκος.
8. Ἔνα κουτί ἔξαρτημάτων τοῦ γωνιομετρικοῦ δίσκου.
9. Μιά ὅθόνη ἀδιαφανής.
10. Ἔνα στήριγμα φακῶν ἢ κατόπτρων.
11. Μιά σειρά φακῶν.
12. Ἔνα ὑποδεκάμετρο.
13. Μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ἢ μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Συναρμολογοῦμε δόπτική τράπεζα.
- β) Πάνω στήν δριζόντια ράβδο τῆς δόπτικῆς τράπεζας καὶ σέ ἀπόσταση ἵση μέ τό 1/3 τοῦ μήκους της στερεώνουμε τόν περιστρεφόμενο σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτόν τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχος κατακόρυφο.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος


I. Ἐπίδειξη πάνω στό γωνιομετρικό δίσκο.

- α) Πάνω στήν δριζόντια ράβδο τῆς δόπτικῆς τράπεζας καὶ μπροστά στό φακό

τοῦ προβολέα Reuter στηρίζουμε μέ ξναν άπλό σύνδεσμο τό γωνιομετρικό δίσκο σέ τέτοια θέση, πού τό τόξο του, πού είναι πρός τό μέρος τοῦ φακοῦ, νά άπέχει ἀπ' αὐτὸν 1-2 cm. Στρέφουμε τό δίσκο, ώσπου νά γίνει δριζόντια ή διάμετρός του 0-0 καὶ στηρίζουμε στό κέντρο του τό συγκλίνοντα φακό, πού ίπάρχει στό κουτί ἔξαρτημάτων τοῦ γωνιομετρικοῦ δίσκου, μέ τόν κύριο ἄξονα δριζόντιο.

Τοποθετοῦμε στήν ̄γκοπή τοῦ φακοῦ τοῦ προβολέα τό διάφραγμα τῶν πολλῶν σχισμῶν, τόν τροφοδοτοῦμε μέ τάση 6-8 V καὶ κατευθύνουμε πάνω στό φακό κατά τή διεύθυνση τοῦ κύριου ἄξονα δέσμη παράλληλων ἀκτίνων. Παρατηροῦμε τήν κυρία ἐστία καὶ τή σημειώνουμε πάνω στό δίσκο μέ χρωματιστή κιμωλία.


Στρέφουμε τό δίσκο κατά 180°, δόποτε ή κυρία ἐστία σχηματίζεται πάλι πάνω στόν κύριο ἄξονα. Σημειώνουμε μέ χρωματιστή κιμωλία τή θέση τῆς κυρίας ἐστίας καὶ μέ τό ίποδεκάμετρο διαπιστώνουμε πώς οι δύο κύριες ἐστίες τοῦ φακοῦ είναι συμμετρικές ως πρός τό ἐπίπεδο του.

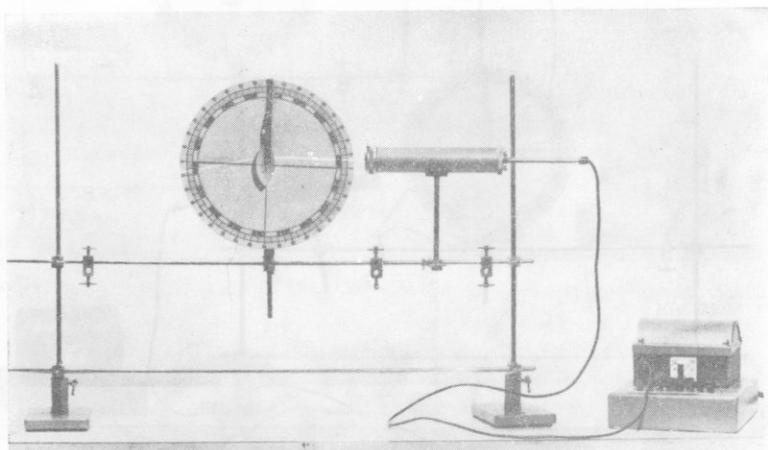

Εἰκ. 71


—τάχις λαμπτερίας τοῦ φακοῦ τοῦ προβολέα τό προστατεύεται από την απονέμουσα προστατεύεται τήν

- β) Ἀντικαθιστοῦμε τό διάφραγμα τῶν πολλῶν σχισμῶν μέ ἑκεῖνο τῆς μιᾶς σχισμῆς καὶ κατευθύνουμε πάνω στό φακό μιὰ λεπτή δέσμη παράλληλη πρός τόν κύριο ἄξονα. Αυτή μέ τήν ἔξοδό της ἀπό τό φακό περνᾶ ἀπό τήν κυρία ἐστία (εἰκ. 71).
- γ) Κατευθύνουμε κατόπιν τή λεπτή δέσμη πάνω στό φακό ἔτσι, πού νά περνᾶ ἀπό τήν κυρία ἐστία πού βρίσκεται μπροστά ἀπ' αὐτόν. Αυτή μετά τήν ἔξοδό της ἀπό τό φακό κατευθύνεται παράλληλα πρός τόν κύριο ἄξονα (εἰκ. 72).

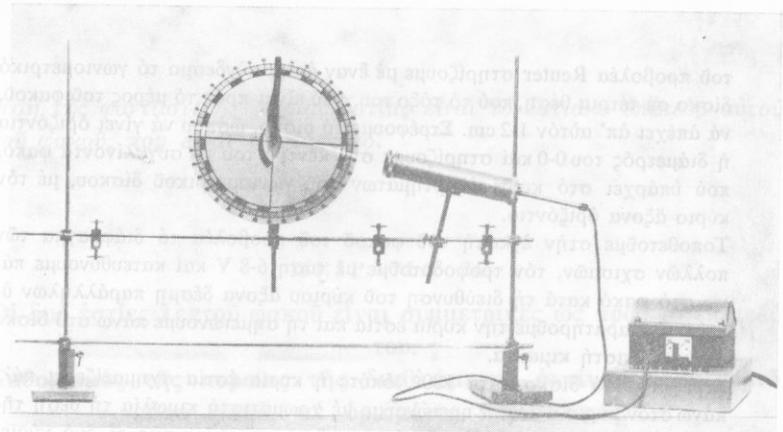

Eik. 72

Eik. 73

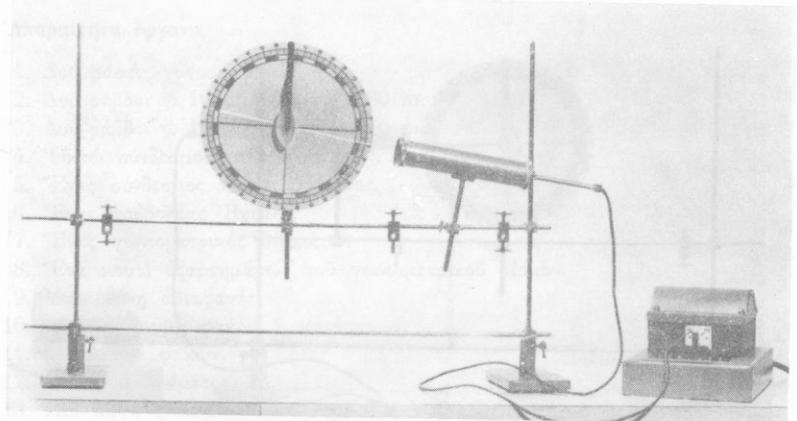


- δ) Τέλος κατευθύνουμε τή λεπτή δέσμη έτσι, που νά περνά άπό τό διαφραγμάτων τού φακού. Αυτή περνά άπό τό φακό χωρίς έκτροπή (εἰκ. 73).
- ε) Αντικαθιστούμε πάλι τό διάφραγμα τής μιᾶς σχισμῆς μέ τό διάφραγμά τῶν πολλῶν σχισμῶν καί τό συγκλίνοντα φακό στό κέντρο τού γωνιομετρικού δίσκου μέ τόν άποκλίνοντα. Παρατηρούμε πάνω στό δίσκο τήν άποκλίνουσα δέσμη και βάζοντας τό υποδεκάμετρο κατά τή διεύθυνση μιᾶς άπό τίς άποκλίνουσες άκτινες καθορίζουμε πάνω στόν κύριο ξένονα καί μπροστά άπό τό φακό τή θέση τής φανταστικῆς κυρίας έστιας. Σημειώνουμε αὐτή τή θέση μέ χρωματιστή κιμωλία. Στρέφουμε τό δίσκο κατά 180° καί, άφού έργαστούμε μέ τόν ίδιο τρόπο, σημειώνουμε καί τή θέση τής άλλης

κυρίας έστιας. Διαπιστώνουμε πώς εί δυό κυρίες έστιες είναι συμμετρικές ώς πρός το διπτικό κέντρο τοῦ φακοῦ.


στ) "Επειτα, ἀφοῦ χρησιμοποιήσουμε πάλι τὸ διάφραγμα τῆς μιᾶς σχισμῆς, κατευθύνουμε τὴ λεπτὴ δέσμη παράλληλα πρός τὸν κύριο ἄξονα. Αὐτὴ μετά τὸ πέρασμά της ἀπό τὸ φακό ἀποκλίνει ἀπό τὸν κύριο ἄξονα τόσο, πού ἡ προέκτασή της πρός τὰ πίσω περνᾷ ἀπό τὴν κυρία έστια πού βρίσκεται μπροστά ἀπό τὸ φακό (εἰκ. 74).


ζ) Κατευθύνουμε τὴ λεπτὴ δέσμη κατά διεύθυνση πού νά περνᾶ ἀπό τὴν κυρία έστια πού βρίσκεται μετά τὸ φακό. Αὐτὴ, ὅταν περάσει ἀπό τὸ φακό, ἀποκλίνει καὶ γίνεται παράλληλη πρός τὸν κύριο ἄξονα (εἰκ. 75).

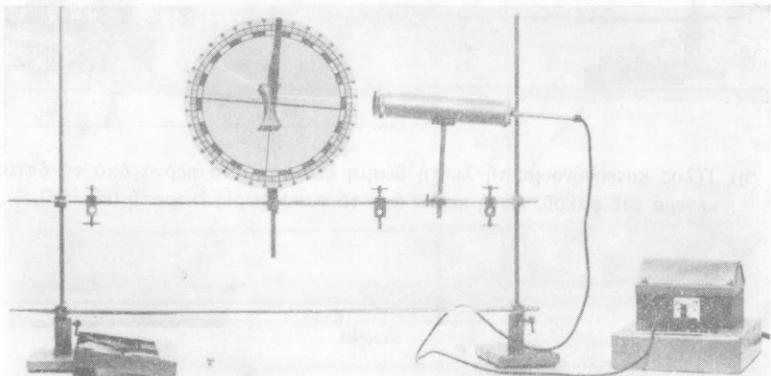

Εἰκ. 74

Εἰκ. 75

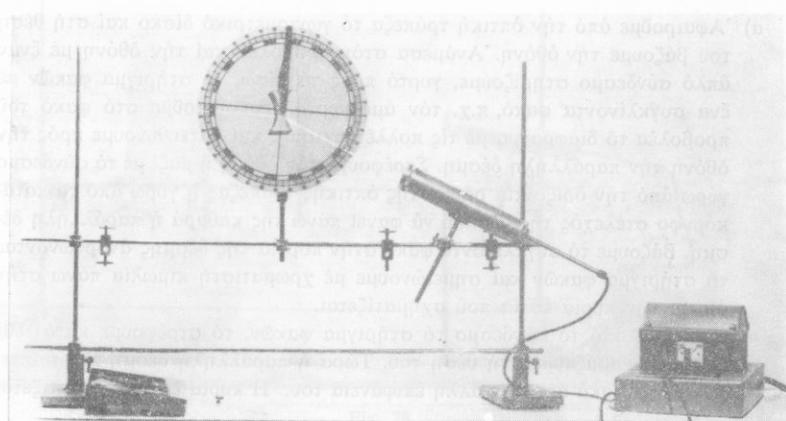

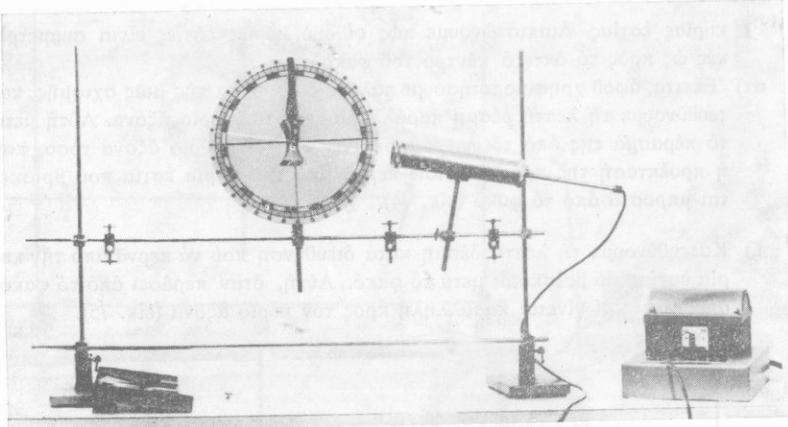

Εἰκ. 76

η) Τέλος κατευθύνουμε τή λεπτή δέσμη ἔτσι, που νά περνᾷ ἀπό τό δοπτικό κέντρο τοῦ φακοῦ. Αὐτή περνᾶ ἀπό τό φακό χωρίς ἐκτροπή (εἰκ. 76).


II. Ἐπίδειξη μέ φακούς τῆς σειρᾶς φακῶν ἐπάνω στήν δθόνη.

α) Ἀφαιροῦμε ἀπό τήν δοπτική τράπεζα τό γωνιομετρικό δίσκο καί στή θέση του βάζουμε τήν δθόνη. Ἀνάμεσα στόν προβολέα καί τήν δθόνη μέ ἐναν ἀπλό σύνδεσμο στηρίζουμε, γυρτό πρός τά πίσω, τό στήριγμα φακῶν μέ ἕνα συγκλίνοντα φακό, π.χ. τόν ἀμφίκυρτο. Τοποθετοῦμε στό φακό τοῦ προβολέα τό διάφραγμα μέ τίς πολλές σχισμές καί κατευθύνουμε πρός τήν δθόνη τήν παράλληλη δέσμη. Στρέφουμε τήν δθόνη ἡ μαζί μέ τό σύνδεσμο γύρω ἀπό τήν δριζόντια ράβδο τῆς δοπτικῆς τράπεζας ἡ γύρω ἀπό τό κατακόρυφο στέλεχό της, ὥσπου νά φανεῖ πάνω της καθαρά ἡ παράλληλη δέσμη. Βάζουμε τό συγκλίνοντα φακό στήν πορεία τῆς δέσμης ἀνορθώνοντας τό στήριγμα φακῶν καί σημειώνουμε μέ χρωματιστή κιμωλία πάνω στήν δθόνη τήν κυρία ἑστία πού σχηματίζεται.


Βγάζουμε ἀπό τό σύνδεσμο τό στήριγμα φακῶν, τό στρέφουμε κατά 180° καί τό ξαναβάζουμε στή θέση του. Τώρα ἡ παράλληλη δέσμη προσπίπτει πάνω στό φακό ἀπό τήν ἄλλη ἐπιφάνειά του. Ἡ κυρία ἑστία σχηματίζεται

πάλι στήν ίδια θέση πάνω στήν δύοντα. Έτσι διαπιστώνουμε πώς οι δύο έστιες του φυκού είναι συμμετρικές ώς πρός τό δοτικό κέντρο του.

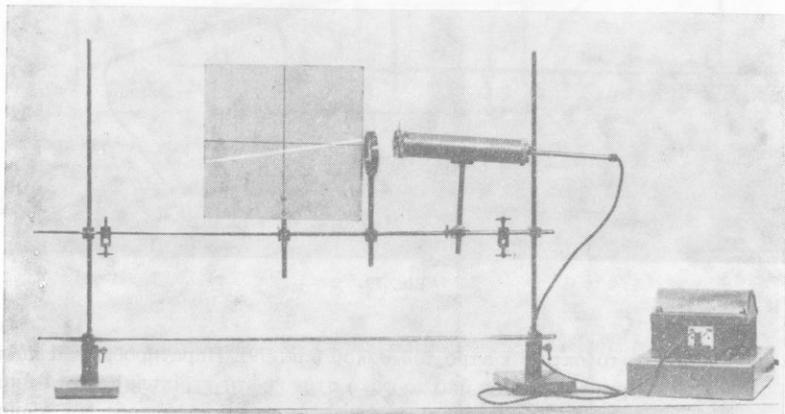
- β) Αντικαθιστούμε τό διάφραγμα τῶν πολλῶν σχισμῶν μέ τό διάφραγμα τῆς μιᾶς σχισμῆς καὶ κατευθύνουμε πάνω στό φακό, ὅπως καὶ πιό πάνω (μέ τό γωνιομετρικό δίσκο), λεπτή δέσμη: 1) παράλληλα πρός τὸν κύριο ἄξονα (εἰκ. 77), 2) ἔτσι πού νά περνᾶ ἀπό τὴν κυρία ἑστία (εἰκ. 78) καὶ 3) ἔτσι πού νά



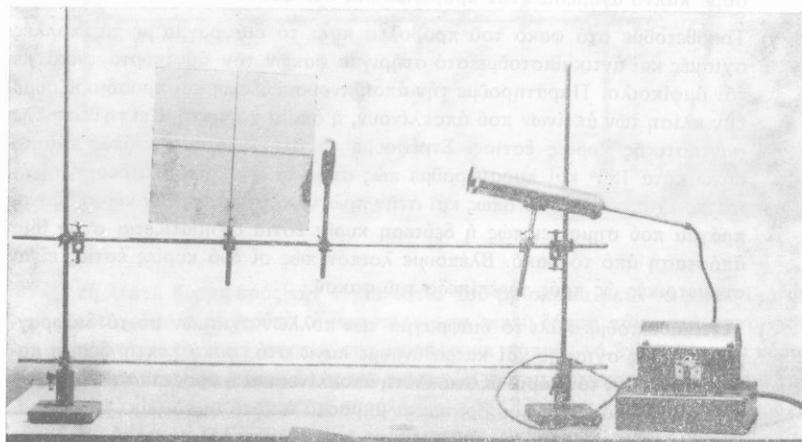Εἰκ. 77 πότεν μετὰ τὸν πόνον
της δύοντος τοῦ φυκοῦ συμμετρικές εἶναι τὰ δύο έστια
τοῦ φυκοῦ, τὰ οποῖα τοῦ φυκοῦ συμμετρικές εἶναι τὰ δύο έστια τοῦ φυκοῦ.




Εἰκ. 78 πότεν τὰ δύο έστια τοῦ φυκοῦ συμμετρικές εἶναι πάντα τοῦ φυκοῦ.

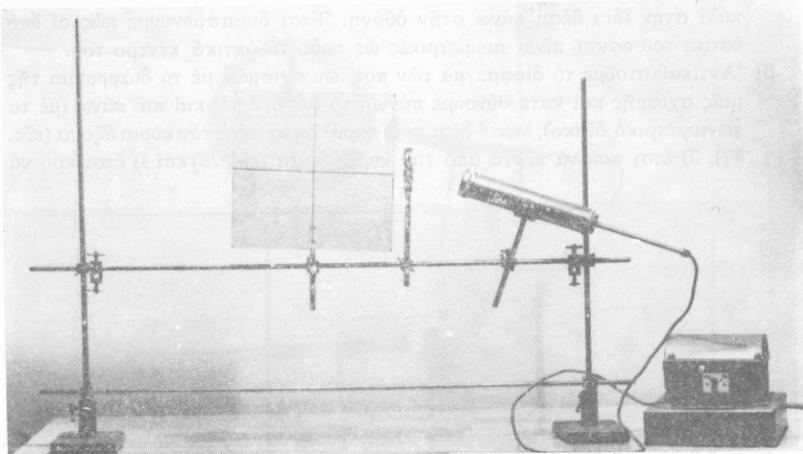


Εἰκ. 79

περνᾶ ἀπό τό διαφαγμάτων τοῦ φακοῦ (εἰκ. 79). Παρατηροῦμε καὶ πάλι πώς ἡ δέσμη πού βγαίνει ἀπό τό φακό στήν πρώτη περίπτωση περνᾶ ἀπό τήν κυρία ἐστία, στή δεύτερη κατευθύνεται παράλληλα πρός τόν κύριο ἄξονα καὶ στήν τρίτη βγαίνει χωρίς ἑκτροπή. Γιά τήν καλύτερη παρακολούθηση τῶν φωτεινῶν δεσμῶν, πρίν προσπέσουν ἐπάνω στό φακό, φυσικὲς καπνὸς ἀνάμειςα στόν προβολέα καὶ στό φακό.

- γ) Τοποθετοῦμε στό φακό τοῦ προβολέα πάλι τό διάφαγμα μέ τίς πολλές σχισμές καὶ ἀντικαθιστοῦμε στό στήριγμα φακῶν τόν ἀμφίκυρτο φακό μέ τόν ἀμφίκοιλο. Παρατηροῦμε τήν ἀποκλίνουσα δέσμη καὶ προσδιορίζουμε τήν κλίση τῶν ἀκτίνων πού ἀποκλίνουν, ή δοιαὶ χαρακτηρίζει τή θέση τῆς φανταστικῆς κυρίας ἐστίας. Στρέφουμε τό στήριγμα φακῶν δύως καὶ πιό πάνω κατά 180° καὶ παρατηροῦμε πώς στή νέα ἀποκλίνουσα δέσμη οἱ ἀκτίνες ἔχουν τήν ἴδια, δπως καὶ στήν πρώτη, κλίση πρός τόν κύριο ἄξονα, πράγμα πού σημαίνει πώς ἡ δεύτερη κυρία ἐστία σχηματίζεται στήν ἴδια ἀπόσταση ἀπό τό φακό. Βλέπουμε λοιπόν πώς οἱ δύο κυρίες ἐστίες είναι συμμετρικές ὡς πρός τό ἐπίπεδο τοῦ φακοῦ.
- δ) Ἀντικαθιστοῦμε πάλι τό διάφαγμα τῶν πολλῶν σχισμῶν μέ τό διάφαγμα τῆς μιᾶς σχισμῆς καὶ κατευθύνουμε πάνω στό φακό λεπτή δέσμη παράλληλη πρός τόν κύριο ἄξονα. Αὐτή ἀποκλίνει καὶ ἡ προέκτασή της περνᾶ ἀπό τήν κυρία ἐστία πού βρίσκεται μπροστά ἀπό τό φακό (εἰκ. 80). Παρατηροῦμε τήν κλίση τῆς λεπτῆς δέσμης πού βγαίνει ἀπό τό φακό.
- ε) Στρέφουμε τόν προβολέα γύρω ἀπό τόν δριζόντιο ἄξονα καὶ κατευθύνουμε

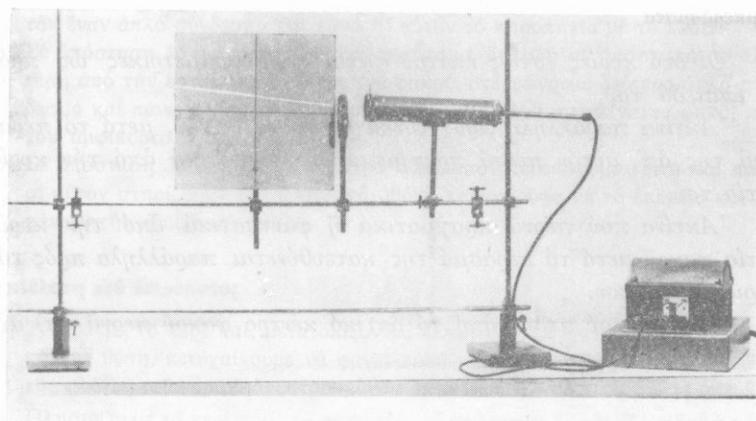

Εἰκ. 80

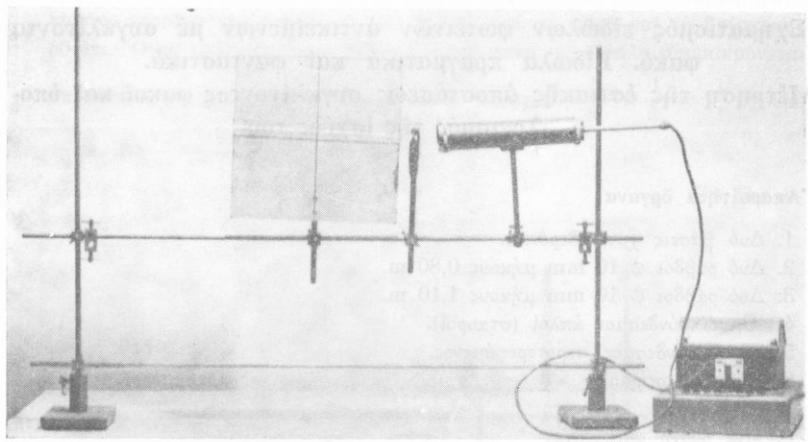

Εἰκ. 81

τή λεπτή δέσμη πρός τήν κυρία ἐστία πού βρίσκεται μετά τό φακό. Γιά νά πετύχουμε αύτό, πρέπει ή προσπίπτουσα λεπτή δέσμη πάνω στό φακό, πού φαίνεται, ἄν στήν πορεία της φυσήξουμε καπνό, νά ἔχει πρός τόν κύριο ἄξονα τήν ἴδια κλίση δπως πιό πάνω. Ἡ δέσμη αὐτή μετά τό πέρασμά της ἀπό τό φακό κατευθύνεται παράλληλα πρός τόν κύριο ἄξονά του (εἰκ. 81).

στ) Τέλος κατευθύνουμε τή λεπτή δέσμη πάνω στό φακό ἔτσι, πού νά περνᾶ ἀπό τό δόπτικό του κέντρο. Αύτή περνᾶ ἀπό τό φακό χωρίς ἐκτροπή.

Συμπεράσματα

Οι δυο κνοίες έστιες λεπτοῦ φακοῦ εἶναι συμμετρικές ώς πρός τό ἐπίπεδό του.

² Ακτίνα παράλληλη πρός τόν κύριο ἄξονα φακοῦ, μετά τό πέρασμά της ἀπ' αντόν, περνᾶ πραγματικά ἡ φανταστικά ἀπό τήν κνοία ἔστια του.

³ Ακτίνα πού περνᾶ πραγματικά ἡ φανταστικά ἀπό τήν κνοία ἔστια φακοῦ μετά τό πέρασμά της κατευθύνεται παράλληλα πρός τόν κύριο ἄξονά του.

⁴ Ακτίνα πού περνᾶ ἀπό τό διπικό κέντρο φακοῦ περνᾶ ἀπ' αντόν χωρίς ἐκτροπή.

ΠΕΙΡΑΜΑ 25ο

Σχηματισμός εἰδώλων φωτεινῶν ἀντικείμενων μέ συγκλίνοντα φακό. Εἰδωλα πραγματικά καί φανταστικά.

Μέτρηση τῆς ἔστιακῆς ἀποστάσεως συγκλίνοντος φακοῦ καί ὑπολογισμός τῆς ἰσχύος του

Απαραίτητα ὅργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Ὁκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. "Ενα κηροπήγιο.
7. "Ενα κερί.
8. Μιά δύνη ἀδιαφανής.
9. Μιά δύνη ἡμιδιαφανής.
10. "Ενας κανόνας ἀριθμημένος τοῦ 1m.
11. Μιά σειρά φακῶν.
12. "Ενα στήριγμα φακῶν ἡ κατόπτρων.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως.


- α) Συναρμολογοῦμε διπτική τράπεζα.
β) Στό ἔνα ἄκρο τῆς διπτικότητας ράβδου τῆς διπτικῆς τράπεζας στερεώνουμε


- τόν ְεναν ἀπλό σύνδεσμο καί πάνω σ' αὐτόν τό κηροτήγιο μέ τό κερί.
- γ) Σέ ἀπόσταση 15 cm ἀπό τόν πρῶτο σύνδεσμο, δηλαδή σέ ἀπόσταση μεγαλύτερη ἀπό τήν ἐστιακή ὑπόσταση τοῦ φακοῦ, στερεώνουμε δεύτερο ἀπλό σύνδεσμο καί πάνω σ' αὐτόν τό στήριγμα φακῶν μέ ἔνα συγκλίνοντα φακό, π.χ. τόν ἀμφίκυρτο.
- δ) Σέ ἀπόσταση 30 cm ἀπό τό δεύτερο σύνδεσμο στερεώνουμε τρίτο καί πάνω σ' αὐτόν στηρίζουμε τήν ἀδιαφανή ὅθόνη κατακόρυφα μέ τό ἐπίπεδο κάθετο πάνω στήν ὄριζόντια ράβδο.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Ἐνάβουμε τό κερί καί, μεταποίζοντας ἐλαφρά τήν ὅθόνη γύρω στήν ἀρχική τῆς θέση, πετυχαίνουμε νά φανεῖ πολύ καθαρά πάνω σ' αὐτή τό εἶδωλο τῆς φλόγας τοῦ κεριοῦ ἀνεστραμμένο καί μεγαλύτερο ἀπό τή φλόγα (εἰκ. 82).
- β) Πλησιάζουμε τό κερί πρός τό φακό π.χ. σέ ἀπόσταση 12 cm. Τό εἶδωλο πάνω στήν ὅθόνη χάνει τήν εὐκρίνειά του. Γιά νά γίνει πάλι τό εἶδωλο δπως καί πρῶτα εὐκρινές, ἀπομακρύνουμε τήν ὅθόνη ἀπό τό φακό. Μέ τόν ἀριθμημένο κανόνα μετρᾶμε τήν ἀπόσταση τῆς ὅθόνης ἀπό τό φακό καί τή βρίσκουμε 60 cm. "Οταν τό ἀντικείμενο πλησιάζει στό φακό, τό εἶδωλο ἀπομακρύνεται ἀπ' αὐτόν καί γίνεται μεγαλύτερο. Ἀπό τή σχέση $\frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi'} = \frac{1}{f}$ ἔχουμε $\frac{1}{12} + \frac{1}{60} = \frac{1}{f}$ καί $f = 10$ cm

Εἰκ. 82

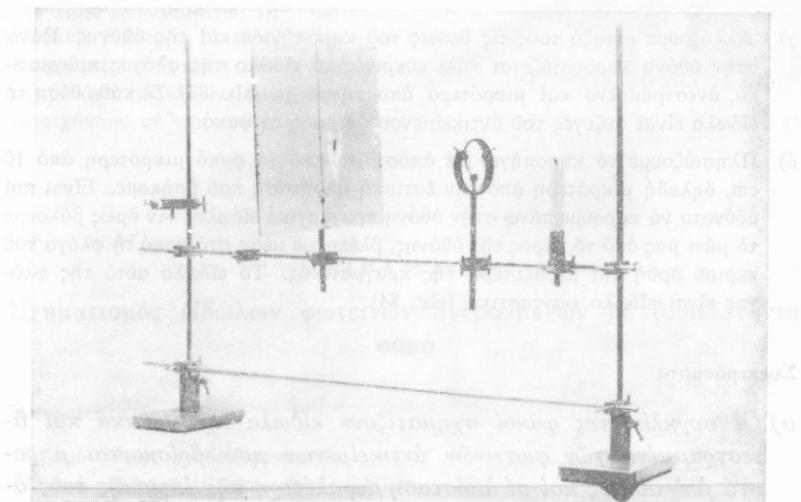

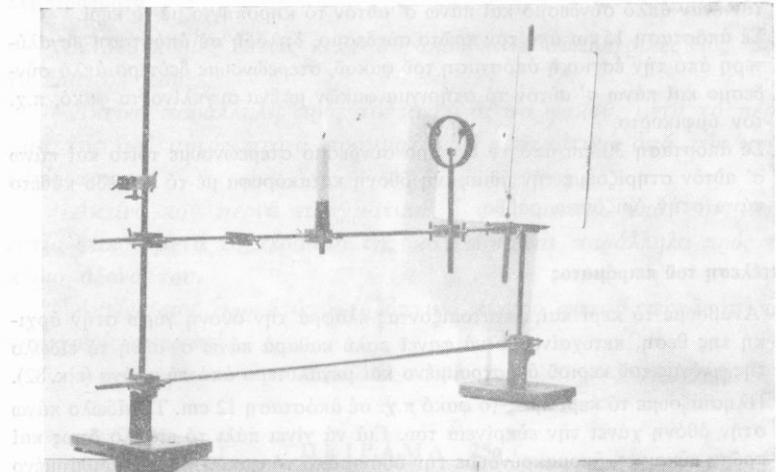

Εἰκ. 83

καὶ, ἐπειδὴ η ἰσχύς τοῦ φακοῦ εἶναι $P = \frac{1}{f}$, ἔχουμε

$$P = \frac{1}{10 \text{ cm}} \quad \text{η} \quad P = \frac{1}{0,10 \text{ m}} \quad \text{καὶ τελικά} \quad \text{ἔχουμε} \quad P = 10 \text{ m}^{-1}.$$

- γ) Άλλαζουμε μεταξύ τους τίς θέσεις τοῦ κηροπήγιου καὶ τῆς θόρόνης. Πάνω στήν θόρόνη παρουσιάζεται πάλι εὐκρινές τό εἰδωλο τῆς φλόγας πραγματικό, ἀνεστραμμένο καὶ μικρότερο ἀπό τή φλόγα (εἰκ. 83). Σέ κάθε θέση τὸ εἰδωλο εἶναι συζυγές τοῦ ἀντικείμενου ὡς πρός τό φακό.
- δ) Πλησιάζουμε τό κηροπήγιο σέ ἀπόσταση ἀπό τό φακό μικρότερη ἀπό 10 cm, δηλαδή μικρότερη ἀπό τήν ἑστιακή ἀπόσταση πού βρήκαμε. Εἶναι πιά ἀδύνατο νά πάρουμε πάνω στήν θόρόνη πραγματικό εἰδωλο. "Αν δημος βάλουμε τό μάτι μας ἀπό τό μέρος τῆς θόρόνης, βλέπουμε μέσα στό φακό τή φλόγα τοῦ κεριοῦ δρήθη καὶ μεγαλύτερη τῆς πραγματικῆς. Τό εἰδωλο αὐτό τῆς φλόγας εἶναι εἰδωλο φανταστικό (εἰκ. 84).

Συμπεράσματα

- α) Οἱ συγκλίνοντες φακοὶ σχηματίζουν εἰδώλα πραγματικά καὶ ἀνεστραμμένα τῶν φωτεινῶν ἀντικείμενων πού βρίσκονται μπροστά ἀπ' αὐτούς καὶ σέ ἀπόσταση μεγαλύτερη τῆς ἑστιακῆς τοὺς ἀ-


ποστάσεως. Τό μέγεθος τῶν εἰδώλων ἔξαρται ἀπό τήθεση τῶν ἀντικείμενων.

β) Ὡν πειραματικά προσδιορίσουμε τίς ἀποστάσεις τοῦ ἀντικείμενου καὶ τοῦ εἰδώλου ἀπό τό φακό, βρίσκονται τήν ἐστιακή τον ἀπόσταση καὶ τήν ἴσχυ τον.

γ) Οἱ συγκλίνοντες φακοί σχηματίζουν εἰδωλα φανταστικά, δρθά καὶ μεγαλύτερα τῶν ἀντικείμενων, ὅταν τά φωτεινὰ ἀντικείμενα τοποθετηθοῦν μπροστά σ' αὐτοὺς σέ ἀπόσταση μικρότερη τῆς ἐστιακῆς τους ἀποστάσεως.

Σημείωση

Ἄντι τῆς ἀδιαφανοῦς δθόνης χρησιμοποιήσουμε τήν ἡμιδιαφανή, βλέπουν τά εἰδωλα καὶ οἱ μαθητές πού εἶναι πίσω ἀπό τήν δθόνη τά εἰδωλα δημος αὐτά τότε χάνουν σέ φωτεινότητα.

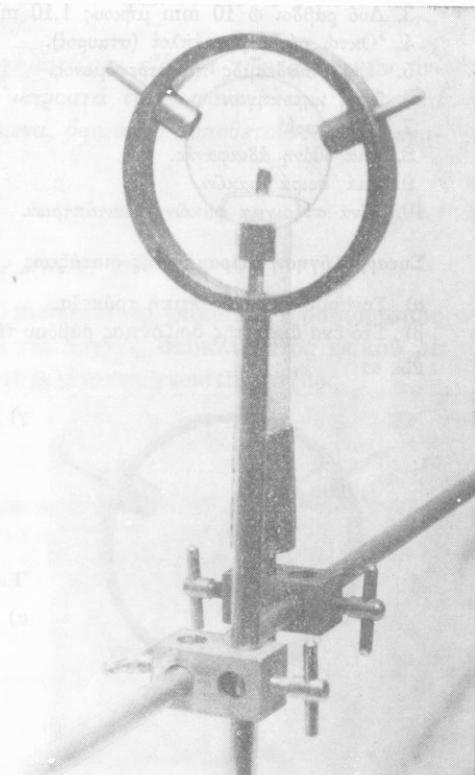

Εἰκ. 84

ΠΕΙΡΑΜΑ 260

Σχηματισμός εἰδώλων φωτεινῶν ἀντικείμενων μέ ἀποκλίνοντα φακό

Απαραίτητα ὅργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.


3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Όκτω σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. "Ενα κηροπήγιο.
7. "Ένα κερί.
8. Μιά δθόνη ἀδιαφανής.
9. Μιά σειρά φακών.
10. "Ενα στήριγμα φακών ή κατέβπτρων.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

α) Συναρμολογούμε δπτική τράπεζα.

β) Στό ένα ἄκρο τῆς δριζόντιας ράβδου τῆς δπτικῆς τράπεζας στερεώνουμε τόν ἐναν ἀπλό σύνδεσμο καί πάνω σ' αὐτόν τό κηροπήγιο μέ τό κερί.

Εἰκ. 85

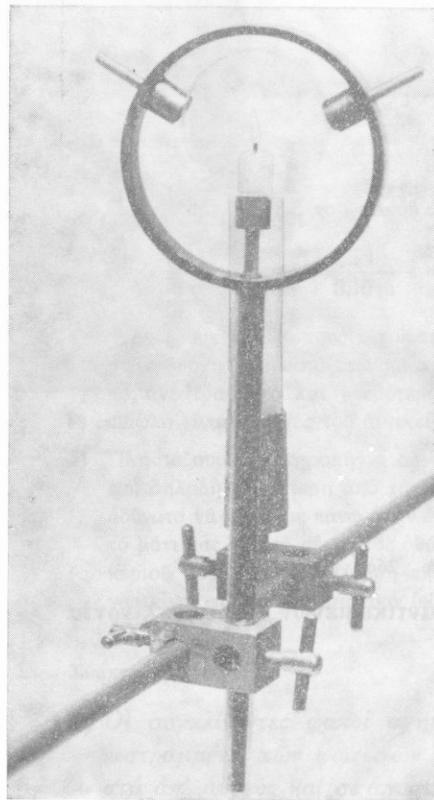

γ) Σέ ἀπόσταση 15-20 cm ἀπό τόν πρῶτο στερεώνουμε δεύτερο ἀπλό σύνδεσμο καί πάνω σ' αὐτόν τό στήριγμα φακῶν μέ ἐναν ἀποκλίνοντα φακό, π.χ. τόν ἀμφίκοιλο.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

α) Ἀνάβουμε τό κερί καί κρατώντας μέ τό χέρι μας ἀπό τό στέλεχός τῆς τήν δθόνη τή μετακινούμε ἀπό τό φακό ὡς τό ἄκρο τῆς δπτικῆς τράπεζας. Ἐπαναλαμβάνουμε τό ideo γιά διαφορετικές ἀποστάσεις τοῦ κεριοῦ ἀπό τό φακό. Σέ καμιά περίπτωση δέ σχηματίζεται πάνω στήν δθόνη πραγματικό εἴδωλο τῆς φλόγας τοῦ κεριοῦ.

β) Βάζουμε τό μάτι μας μπροστά ἀπό τό φακό καί παρατηροῦμε μέσα ἀπ' αὐτόν τή φλόγα τοῦ κεριοῦ. Βλέπουμε τό εἴδωλο τῆς φλόγας δρθό καί μικρότερο ἀπό τήν πραγματική. Ἀπομακρύνουμε τό κηροπήγιο ἀπό τό φακό· τότε τό εἴδωλο τῆς φλόγας φαίνεται πάντα δρθό καί μικραίνει, δσο ἀπομακρύνουμε τό κερί ἀπό τό φακό. Τό εἴδωλο αὐτό είναι φανταστικό (εἰκ. 85).

Συμπέρασμα

Οι άποκλίνοντες φακοί σχηματίζουν εϊδωλη τῶν φωτεινῶν ἀντικείμενων πού τοποθετοῦνται μπροστά τους φανταστικά, ὡρθά καί τόσο πισ μικρά ἀπό τά ἀντικείμενα, δόσο αὐτά τοποθετοῦνται σέ μεγαλύτερη ἀπόσταση ἀπό τό φακό.

ΠΕΙΡΑΜΑ 27ο


Πραγματοποίηση δύο αξονικού συστήματος φακῶν. Προσδιορισμός τῆς ἔστιακῆς ἀποστάσεως καί τῆς ἵσχυος ἀποκλίνοντος φακοῦ μέσω συνδυασμού του πρός συγκλίνοντα γνωστῆς ἵσχυος

*Απαραίτητα ὅργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Ὁκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. "Ενας προβολέας Reuter.
7. Μιά σειρά φακῶν.
8. Δυό στηρίγματα φακῶν ἢ κατόπτρων.
9. Μιά δύθυνη ἀδιαφανής.
10. "Ενα κηροπήγιο.
11. "Ενα κερί.
12. "Ενας κανόνας ἀριθμημένος τοῦ 1m.
13. Μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ἢ μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Συναρμολογοῦμε διπτική τράπεζα.
 - β) Πάνω στήν δριζόντια ράβδο τῆς διπτικῆς τράπεζας και σέ ἀπόσταση ἀπό τό ἄκρο της λίση μέ τό 1/3 τοῦ μήκους της στερεώνουμε τόν πρόδτο ἀπλό σύνδεσμο καί πάνω σ' αὐτόν τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχος κατακόρυφο.
 - γ) Μπροστά ἀπό τό φακό τοῦ προβολέα στερεώνουμε τό δεύτερο ἀπλό σύνδεσμο καί πάνω σ' αὐτόν τό ἔνα στήριγμα φακῶν, γυρτό πρός τά πίσω, μέ τό συγκλίνοντα μηνίσκο.
- Σέ ἀπόσταση 1-2 cm ἀπό τό σύνδεσμο αὐτό στερεώνουμε τόν τρίτο ἀπλό σύνδεσμο καί πάνω σ' αὐτόν τό δεύτερο στήριγμα φακῶν μέ τόν ἀμφίκυρτο φακό κατακόρυφο.

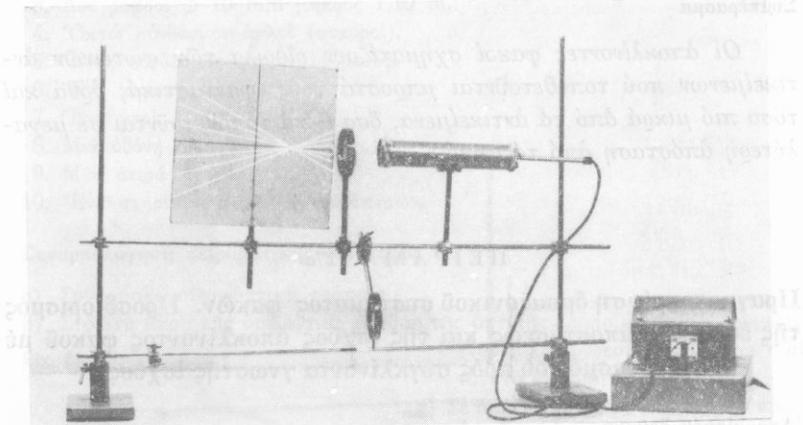


Εἰκ. 86


- δ) Πιο πέρα ἀπό τὸν τρίτο σύνδεσμο στερεώνουμε τὸν τέταρτο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τὴν δόθόνη μὲ τὸ ἐπίπεδὸν τῆς κατακόρυφο καὶ παράλληλο πρὸς τὴν διριζόντια ράβδο τῆς διπτικῆς τράπεζας. Μετακινοῦμε αὐτὸν τὸ σύνδεσμο ἔτσι, ποὺ ἡ πλευρὰ τῆς δόθόνης πού εἶναι πρὸς τὸ μέρος τοῦ φακοῦ νά ἀκουμπᾶ σχεδόν πάνω σ' αὐτὸν.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Τοποθετοῦμε στήν ἐγκοπή τοῦ φακοῦ τοῦ προβολέα Reuter τὸ διάφραγμα μὲ τίς πολλές σχισμές, τὸν τροφοδοτοῦμε μὲ τάση 6-8 V καὶ γέρνουμε πρὸς τὰ πίσω τὸ στήριγμα μὲ τὸν ἀμφίκυρτο φακό, γιὰ νά μήν ἐμποδίζει τὴ φωτεινὴ δέσμη νά φτανει στήν δόθόνη. Ρυθμίζουμε τὴ θέση τῆς δόθόνης καὶ τοῦ στελέχους τοῦ προβολέα ἔτσι, ποὺ νά φανει πάνω στήν δόθόνη εὐκρινῆς δέσμη παράλληλων ἄκτινων. Τέλος ξαναφέρνουμε στήν κατακόρυφη θέση τὸ στήριγμα μὲ τὸν ἀμφίκυρτο φακό καὶ ρυθμίζουμε τὸ ὑψος του, ὥστε ἡ φωτεινὴ δέσμη νά περνᾷ μέσα ἀπό τὸ φακό. Πάνω στήν δόθόνη παρατηροῦμε τὴν κυρία ἐστία τοῦ φακοῦ καὶ σημειώνουμε μὲ χρωματιστή κιμωλία τῇ θέσῃ της (εἰκ. 86).
- β) Φέρνουμε στήν κατακόρυφη θέση καὶ τὸ ἄλλο στήριγμα φακῶν μὲ τὸ συγκλίνοντα μηνίσκο καὶ ρυθμίζουμε τὸ ὑψος του τόσο, πού ἡ φωτεινὴ δέσμη νά περνᾷ καὶ ἀπ' αὐτὸν τὸ φακό. Παρατηροῦμε πώς ἡ κυρία ἐστία μετακινεῖται πρὸς τὸ φακό, ἡ ἐστιακή ἀπόσταση ἐλαττώνεται καὶ ἡ ίσχύς τοῦ συστήματος τῶν δύο φακῶν εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τὴν ίσχύ τοῦ ἐνός φακοῦ (εἰκ. 87).
- γ) Ἀντικαθιστοῦμε τὸ συγκλίνοντα μηνίσκο μὲ τὸν ἀποκλίνοντα μηνίσκο. Ἡ κυρία ἐστία τώρα μετακινεῖται καὶ ἀπομακρύνεται ἀπό τὸ φακό. Ἡ ἐστιακή

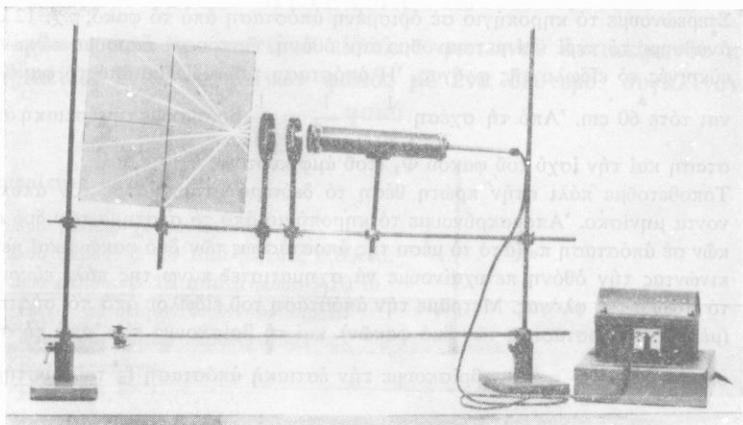

Εἰκ. 87

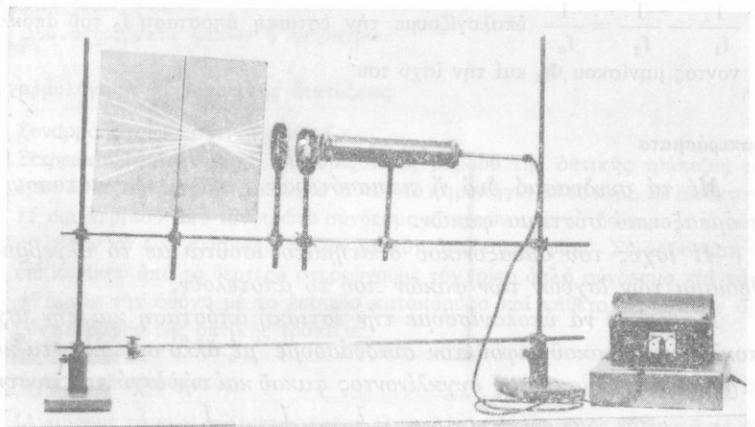

Εἰκ. 88

άπόσταση ανδέσμαται, αρα ή ίσχυς τού όμοιαζονικού συστήματος είναι μικρότερη από τήν ίσχυ τού ένός φακού (εἰκ. 88).

"Οπως γνωρίζουμε ή ίσχυς τού όμοιαζονικού συστήματος ίσονται μέ τό άλγεβρικό άθροισμα τῶν ίσχυών τῶν φακῶν πού τό άποτελον.

- δ) Βγάζουμε από τήν διπλή τράπεζα τόν προβολέα και στή θέση του βάζουμε τό κηροπήγιο μέ τό κερί. Στρέφουμε τήν θόρνη, ώσπου τό έπίπεδό της νά γίνει κάθετο πάνω στήν όργάντια ράβδο. Βγάζουμε άκομα από τήν διπλή τράπεζα τό στήριγμα μέ τόν άποκλίνοντα μηνίσκο.

Στερεώνουμε τό κηροπήγιο σέ δρισμένη άπόσταση από τό φακό, π.χ. 12 cm, άναβουμε τό κερί καί μετακινούμε τήν δθόνη, ώσπου νά πάρουμε πάνω της εύκρινές τό είδωλο τής φλόγας. Ή άπόσταση τού είδώλου από τό φακό είναι τότε 60 cm. Άπο τή σχέση $\frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi'} = \frac{1}{f_1}$ βρίσκουμε τήν έστιακή άπόσταση καί τήν ίσχυ του φακού Φ_1 (τού άμφικυρτου).

Τοποθετούμε πάλι στήν πρώτη θέση τό δεύτερο στήριγμα μέ τόν άποκλίνοντα μηνίσκο. Απομακρύνουμε τό κηροπήγιο από τό σύστημα τῶν δυό φακῶν σέ άπόσταση π (από τό μέσο τῆς άποστάσεως τῶν δυό φακῶν) καί μετακινώντας τήν δθόνη πετυχαίνουμε νά σχηματιστεί πάνω της πάλι εύκρινές τό είδωλο τής φλόγας. Μετράμε τήν άπόσταση τού είδώλου από τό σύστημα (μέσο τῆς άποστάσεως τῶν δυό φακῶν) καί τή βρίσκουμε π' . Άπο τή σχέση $\frac{1}{\pi_\sigma} + \frac{1}{\pi'_\sigma} = \frac{1}{f_\sigma}$ βρίσκουμε τήν έστιακή άπόσταση f_σ τού συστήματος τῶν δυό φακῶν καί τήν ίσχυ του $P_\sigma = \frac{1}{f_\sigma}$. Τέλος από τή σχέση $\frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_2} = \frac{1}{f_\sigma}$ ήπολογίζουμε τήν έστιακή άπόσταση f_2 τού άποκλίνοντος μηνίσκου Φ_2 καί τήν ίσχυ του.

Συμπεράσματα

Μέ τό συνδυασμό δυό ή περισσότερων φακῶν πραγματοποιούμε δύο διαφορετικά σύστημα φακῶν.

Η ίσχυς τού δύο διαφορετικού συστήματος ίσονται μέ τό άλγεβρικό δόθοισμα τῶν ίσχύων τῶν φακῶν πού τό άποτελοῦν.

Μπορούμε νά ήπολογίσουμε τήν έστιακή άπόσταση καί τήν ίσχυ άποκλίνοντος φακού, άφου τόν συνδυάσουμε μέ άλλο συγκλίνοντα καί μετρήσουμε τήν ίσχυ τού συγκλίνοντος φακού καί τήν ίσχυ τού συστήματος καί έφαρμόσουμε τή σχέση $\frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_2} = \frac{1}{f_6}$.

Σημείωση

Ο συγκλίνων φακός πού θά χρησιμοποιηθεί στό πιό πάνω πείραμα, πρέπει νά είναι μεγαλύτερης ίσχυος (σέ άπόλυτη τιμή) από τόν άποκλίνοντα, για νά είναι συγκλίνον τό δύο διαφορετικό σύστημα καί νά σχηματίζει πραγματικό είδωλο.

Τότε μπορεί νά έχει τό συγκλίνον φακό μεγαλύτερης ήδησης πάνω τού έργου στην τοποθεσία του είδωλου την κορίτσια στον πάνω κόμβο της παραστάσεως. Μετά την αποτύπωση του είδωλου στην παραστάση την κορίτσια στον πάνω κόμβο της παραστάσεως θέλει να παρατηρήσει ότι οι εξής

***Ανόρθωση τοῦ πραγματικοῦ εἰδώλου φωτεινοῦ ἀντικείμενου πού σχηματίζει ἔνας συγκλίνων φακός μέ δέντερο συγκλίνοντα φακό**

***Απαραίτητα ὄργανα**


1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Ὁκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. Ἔνας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Ἔνα κηροπήγιο.
7. Ἔνα κερί.
8. Μιά δόθοντα ἀδιαφανής.
9. Ἔνας κανόνας ἀριθμημένος τοῦ 1m.
10. Μιά σειρά φακῶν.
11. Δυό στηρίγματα φακῶν ἢ κατόπτρων.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Συναρμολογοῦμε διπτική τράπεζα.
- β) Στερεώνουμε στήν ἀρχή τῆς δριζόντιας ράβδου τῆς διπτικῆς τράπεζας τὸν ἔναν ἀπλό σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τὸ κηροπήγιο μέ τό κερί. Σέ ἀπόσταση 15 cm περίπου ἀπό τὸν πρῶτο σύνδεσμο στερεώνουμε τὸ δεύτερο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τὸ ἔνα στήριγμα φακῶν μέ τὸν ἀμφίκυντο φακό. Σέ ἀπόσταση 30 cm περίπου ἀπό τὸ δεύτερο στερεώνουμε τὸν τρίτο ἀπλό σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τὴν δόθοντα μέ τό ἐπίπεδο κατακόρυφο καὶ κάθετο πάνω στὴν δριζόντια ράβδο τῆς διπτικῆς τράπεζας.

***Εκτέλεση τοῦ πειράματος**

- α) Ἀνάβουμε τό κερί καὶ μετακινοῦμε ἐλαφρά τὴν δόθοντα πρός τὸ ἔνα ἢ τὸ ἄλλο μέρος τῆς ἀρχικῆς τῆς θέσεως, ὥσπου νά παρουσιαστεῖ πάνω τῆς τὸ εἰδώλο τῆς φλόγας εὐκρινές καὶ ἀνεστραμμένο. Αὐτό τό εἰδώλο θέλουμε νά ἀνερβάσουμε.
- β) Σέ ἀπόσταση 20cm περίπου ἀπό τὸν τρίτο σύνδεσμο στερεώνουμε τὸν τέταρτο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τὸ δεύτερο στήριγμα φακῶν μέ τὸν ἐπιπεδόκυρτο φακό. Τέλος σέ ἀπόσταση 20cm περίπου ἀπό τὸν τέταρτο σύνδεσμο στερεώνουμε τὸν περιστρεφόμενο σύνδεσμο καὶ μεταφέρουμε πάνω σ' αὐτὸν ἀπό τὸν τρίτο σύνδεσμο τὴν δόθοντα. Μετακινοῦμε τό σύνδεσμο μέ τὴν δόθοντα ἐλαφρά ἀπό τὸ ἔνα ἢ τό ἄλλο μέρος τῆς ἀρχικῆς τῆς θέσεως, ὥσπου νά παρουσιαστεῖ πά-

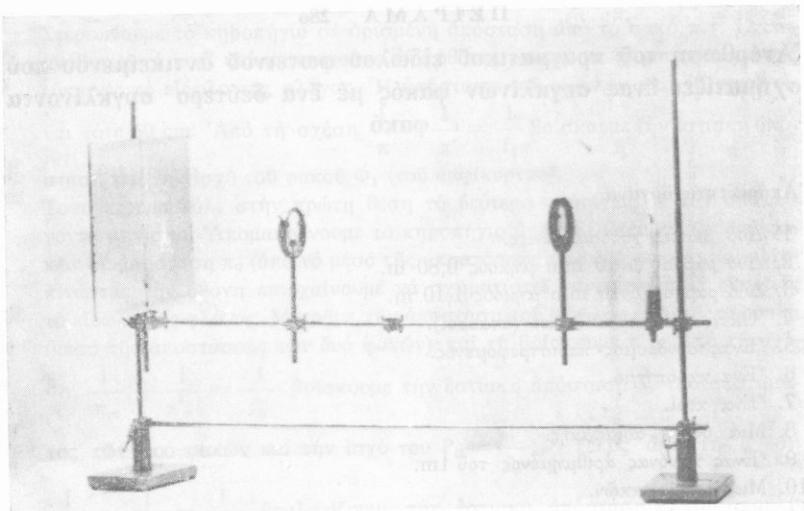

Εἰκ. 89

νω της τό ειδώλο της φλόγας εύκρινές και δρόθ (εἰκ. 89). "Αν θέλουμε νά μήν έχουμε μεγέθυνση τοῦ ἀνεστραμμένου ειδώλου, πρέπει νά τοποθετήσουμε τό δεύτερο φακό (ἀνορθωτικό) σέ ἀπόσταση ἀπό τόν τρίτο σύνδεσμο (πρώτη θέση τῆς δόθόντης) ἵση μέ τό διπλάσιο τῆς ἐστιακῆς του ἀποστάσεως.

Συμπέρασμα

Μποροῦμε νά ἀνορθώσουμε μέ ἔνα δεύτερο συγκλίνοντα φακό τό ἀνεστραμμένο πραγματικό ειδώλο φωτεινοῦ ἀντικείμενον, πού σχηματίζεται ἀπό συγκλίνοντα φακό.

"Οὐαὶ σοι τοῖς τοιούτοις φακοῖς τοῖς προσλέπταις τοῖς φωτισμέναις ποιῶσι μὲν σε ρυθμὸν γρήγορον ἀπαντάσαις ἵνκ ἴεται από τοῖς φωτισμέναις ποιῶσι μὲν σε ρυθμὸν ταχεότερον αποτελεσματικόν τον τοιούτον φακόν" (αἴσθητος αὐτοῦ τοῦ φακοῦ τοῦ προσλέπταις τοῦ φωτισμέναις ποιῶσι μὲν σε ρυθμὸν ταχεότερον αποτελεσματικόν τον τοιούτον φακόν).

ΠΕΙΡΑΜΑ 29ο

Πραγματοποίηση πραγματικοῦ ειδώλου (φανταστικοῦ ἀντικείμενον) μέ ἀποκλίνοντα φακό. Μέτρηση τῆς ἐστιακῆς ἀποστάσεως αὐτοῦ

*Απαραίτητα δργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.

4. Ὁκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. Ἔνας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Ἔνα κηροπήγιο.
7. Ἔνα κερί.
8. Μιά δθόνη ἀδιαφανής.
9. Ἔνας κανόνας ἀφιθημένος τοῦ 1m.
10. Μιά σειρά φακῶν.
11. Δυό στηρίγματα φακῶν ἢ κατόπτρων.


Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Συναρμολογοῦμε διπτική τράπεζα.
- β) Στήνη ἀρχή τῆς ὁριζόντιας ράβδου τῆς διπτικῆς τράπεζας στερεώνουμε τόν ἔναν ἀπλό σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τό κηροπήγιο μέ το κερί. Σέ ἀπόσταση $\pi = 15$ cm περίπου ἀπό τόν πρῶτο στερεώνουμε τό δεύτερο ἀπλό σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τό ἔνα στήριγμα φακῶν μέ τόν ἀμφίκυρτο φακό. Ἀφήνουμε ἔνα σύνδεσμο κενό καὶ σέ ἀπόσταση 30 cm περίπου ἀπό τό δεύτερο σύνδεσμο στερεώνουμε τόν τέταρτο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τήν δθόνη μέ τό ἐπίπεδο κατακόρυφο καὶ κάθετο πάνω στήν ὁριζόντια ράβδο.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Ἀνάβουμε τό κερί καὶ μετακινοῦμε τήν δθόνη πρός τό ἔνα ἢ τό ἄλλο μέρος τῆς ἀρχικῆς τῆς θέσεως, ὥσπου νά παρουσιαστεῖ πάνω τῆς τό εἶδωλο τῆς

Eik. 90

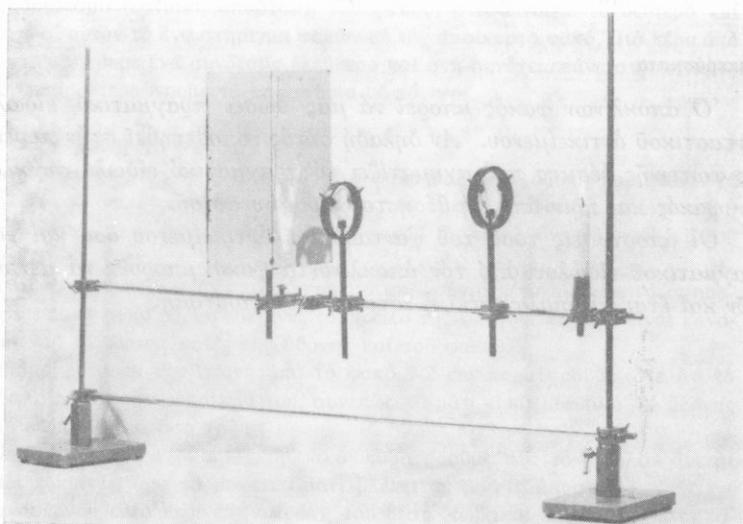

- φλόγας εύκρινές και άνεστραμμένο. Μετράμε τήν άπόσταση τοῦ είδώλου (τῆς δθόνης) από τό φακό και τή βρίσκουμε π' .
- β) Σέ απόσταση $\pi_1 = 5$ cm από τήν δθόνη και μπροστά α' αντή στερεώνουμε τόν τρίτο σύνδεσμο και πάνω σ' αυτόν τό δεύτερο στήριγμα φακῶν μέ τόν άμφικοιλο φακό. Τό είδωλο πάνω στήν δθόνη χάνει τήν εύκρινειά του. Αντό τό είδωλο είναι τό φανταστικό ἀντικείμενο γιά τόν άποκλίνοντα φακό και ἀπέχει από αυτόν άπόσταση $\pi_1 = 5$ cm. Πιό πέρα από τόν τέταρτο σύνδεσμο στερεώνουμε τόν περιστρεφόμενο σύνδεσμο και μεταφέρουμε πάνω σ' αυτόν τήν δθόνη, ἀφήνοντας τόν τέταρτο σύνδεσμο στή θέση του, γιά νά σημειώνει τή θέση τοῦ φανταστικοῦ ἀντικείμενου.

Μετακινοῦμε τόν περιστρεφόμενο σύνδεσμο μέ τήν δθόνη, ώσπου νά παρουσιαστεῖ πάνω της τό είδωλο τῆς φλόγας εύκρινές και άνεστραμμένο (εἰκ. 90). Μετράμε τήν άπόσταση αυτοῦ τοῦ είδώλου από τόν άποκλίνοντα φακό και τή βρίσκουμε $\pi'_1 = 10$ cm. Τό είδωλο πού παρουσιάζεται πάνω στήν δθόνη είναι είδωλο πραγματικό, πού σχηματίστηκε από τόν άποκλίνοντα φακό. Είναι είδωλο πραγματικό, τοῦ φανταστικοῦ ἀντικείμενου, πού βρίσκεται στή θέση τοῦ κενοῦ συνδέσμου.

γ) Ἀπό τή σχέση $-\frac{1}{\pi_1} + \frac{1}{\pi'_1} = -\frac{1}{f}$ βρίσκουμε τήν ἐστιακή άπόσταση τοῦ άποκλίνοντος φακοῦ. Ἀν ἀντικαταστήσουμε μέ τίς τιμές πού βρήκαμε πιό πάνω τά π_1 και π'_1 , ξέχουμε

$$-\frac{1}{5} + \frac{1}{10} = -\frac{1}{f} \quad \text{ἢ} \quad -\frac{2}{10} + \frac{1}{10} = -\frac{1}{f} \quad \text{καὶ } f = 10 \text{ cm.}$$

Συμπεράσματα

Ο ἀποκλίνων φακός μπορεῖ νά μᾶς δώσει πραγματικό είδωλο φανταστικοῦ ἀντικείμενον. Άν δηλαδή αντός τοποθετηθεῖ στήν πορεία τῆς φωτεινῆς δέσμης πού σχηματίζει τό πραγματικό είδωλο συγκλίνων φακός και πρό τή θέση τοῦ είδώλου αντοῦ.

Οι ἀποστάσεις τόσο τοῦ φανταστικοῦ ἀντικείμενον δύο και τοῦ πραγματικοῦ είδώλου από τόν ἀποκλίνοντα φακό μποροῦν νά μετονθοῦν και ἔτσι νά ὑπολογιστεῖ ή ἐστιακή τοῦ ἀπόσταση.

**Έπιδειξη της αιτίας των άνωμαλιών της όράσεως, μυωπίας και
ύπερμετρωπίας και διόρθωσή τους**

Σημείωση:

***Απαραίτητα όργανα**


1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Οκτώ σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. "Ενα κηροπήγιο.
7. "Ενα κερί.
8. Μιά δθόνη άδιαφανής.
9. Μιά σειρά φακών.
10. Δυό στηρίγματα φακών ή κατόπτρων.
11. "Ενας κανόνιας άριθμημένος του 1m.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- α) Συναρμολογούμε διπτική τράπεζα.
β) Στό ένα άκρο της δριζόντιας ράβδου της διπτικής τράπεζας στερεώνουμε τόν ένα σύνδεσμο και πάνω σ' αυτόν τήν δθόνη μέ τό έπιπεδο κατακόρυφο και κάθετο πάνω στήν δριζόντια ράβδο. Σέ απόσταση 10-12cm άπό τόν πρώτο σύνδεσμο (έστιακή απόσταση τού φακού) στερεώνουμε τό δεύτερο και πάνω σ' αυτόν τό ένα στήριγμα φακών μέ τόν άμφικυρτο φακό. Πιο πέρα άπό αυτόν άφηνουμε ένα σύνδεσμο έλευθερο και στή συνέχεια πάνω στόν τέταρτο σύνδεσμο στερεώνουμε τό κηροπήγιο μέ τό κερί.

***Εκτέλεση τού πειράματος**

- α) Δείχνουμε πώς ο χδρος άναμεσα στό φακό και στήν δθόνη παριστάνει τό βολβό τού ματιού, ή δθόνη παριστάνει τόν άμφιβληστροειδή χιτώνα και ή απόσταση άπό τό διπτικό κέντρο τού φακού ως τήν δθόνη τόν ξένονα τού ματιού.
β) Ανύβουμε τό κερί και μετακινώντας τό κηροπήγιο πετυχαίνουμε νά σχηματιστεί πάνω στήν δθόνη εύκρινές τό είδωλο της φλόγας. Τό μάτι είναι κανονικό γιά τίς θέσεις αυτές της δθόνης και τού φακού.
·Απομακρύνουμε τήν δθόνη άπό τό φακό 1-2 cm· παρατηρούμε τότε δτί τό είδωλο χάνει τήν εύκρινειά του, συνεπώς τό μάτι είναι μυωπικό (ό ξένονας πιο μεγάλος άπό ίσο πρέπει).
γ) Πλησιάζουμε τό κερί πρός τό φακό· παρατηρούμε πώς τό είδωλο γίνεται πάλι εύκρινές, άρα τό μυωπικό μάτι βλέπει σέ μικρές αποστάσεις.
δ) Ξαναφέρνουμε τό κερί στήν πρώτη του θέση· τώρα τό είδωλο δέν είναι εύ-

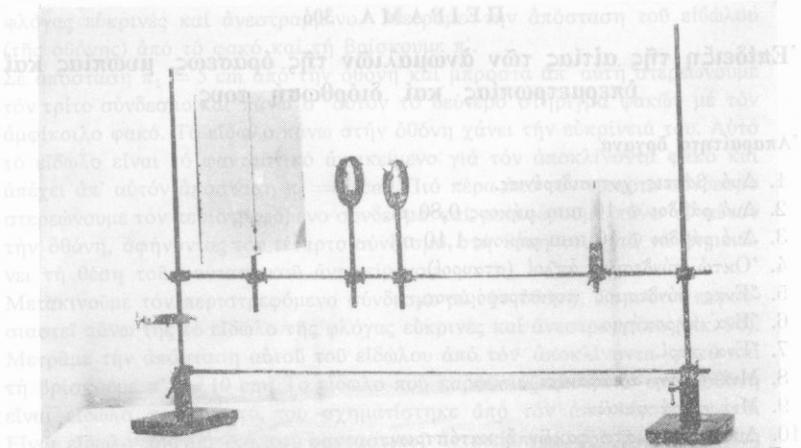

Εἰκ. 91

- δ) Ακόμη μετρούμε τον φακό του πρώτου στήριγματος και βλέπουμε ότι δεν αλλάζει σημαντικά. Το μάτι δέ βλέπει καθαρά. Στόν έλευθερό σύνδεσμο στηρίζουμε τότε δεύτερο στήριγμα μετακινούμενο φακό (τόν άμφικοιλο). Μετακινούμε αὐτόν τό φακό, ώσπου νά σχηματιστεῖ πάνω στήν δθόνη τό είδωλο τῆς φλόγας εύκρινές. Τότε τό μυωπικό μάτι βλέπει. Η μυωπία διορθώθηκε με τή χρήση αποκλίνοντος φακού (εἰκ. 91).
- ε) Βγάζουμε τό στήριγμα με τόν αποκλίνοντα φακό, φέρνουμε τό συγκλίνοντα φακό στήν άρχικη του θέση 10-12 cm και μετακινώντας τό κηροπήγιο πετυχαίνουμε εύκρινές είδωλο τῆς φλόγας επάνω στήν δθόνη. Τό μάτι είναι κανονικό. Πλησιάζουμε τήν δθόνη πρός τό φακό 1-2 cm, δηλ. μικραίνουμε τόν ἄξονα τοῦ ματιοῦ, δόπτε τό είδωλο χάνει τήν εύκρινειά του και τό μάτι δέ βλέπει καθαρά. Έχει υπερμετρωπία.
- στ) Μετακινούμε τό κηροπήγιο σέ δύο τό μῆκος τῆς ράβδου τό είδωλο δέ γίνεται εύκρινές. Τό υπερμετρωπικό μάτι δέ βλέπει χωρίς διόρθωση οὔτε κοντά οὔτε μακριά.
- ζ) Στόν κενό σύνδεσμο τοποθετούμε τό δεύτερο στήριγμα φακῶν μέ ἔνα συγκλίνοντα φακό (τόν ἐπιπεδόκυρτο). Μετακινούμε αὐτόν τό φακό, ώσπου νά πάρουμε πάνω στήν δθόνη εύκρινές είδωλο τῆς φλόγας. Τώρα τό μάτι βλέπει. Η υπερμετρωπία διορθώθηκε με τή χρήση συγκλίνοντος φακού.
- Συμπεράσματα**
- Στό μυωπικό μάτι δέ ἄξονας είναι μεγαλύτερος τοῦ κανονικοῦ. Η μυωπία διορθώνεται με τή χρήση αποκλίνοντων φακῶν.
- Στό υπερμετρωπικό μάτι δέ ἄξονας είναι μικρότερος τοῦ κανο-

νικοῦ. Ἡ ὑπερομετρωπία διορθώνεται μέ τή χρήση συγκλινόντων φακῶν.

Σημείωση

Μέ τή χρήση συγκλινόντων φακῶν διορθώνεται καὶ ή πρεσβυωπία, ή όποια δοφείλεται δύμως σέ ἄλλη αἰτία.

Επίδειξη τῆς ἀρχῆς τοῦ κινηματογράφου
ΠΕΙΡΑΜΑ 31o

Απαραίτητα δργανα

1. Ἐνα κομμάτι ἀσπρο χαρτόνι 5×15 cm περίπου.
2. Διύ κομμάτια νήματος κουβαρίστρας 20 cm περίπου.
3. Μιά βελόνα ραψίματος.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Διαλέγουμε μιά λέξη π.χ. «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ» καὶ μετράμε τά γράμματα πού τήν ἀποτελοῦν.
- β) Μέ ἔνα μολύβι τραβάμε γύρω στό μέσο τοῦ πλάτους τοῦ χαρτονιοῦ καὶ στίς δύο του ἐπιφάνειες κατά μῆκος δύο παράλληλες εὐθεῖες, πού ή ἀπόστασή τους θά προσδιορίσει τό μέγεθός τῶν γραμμάτων. Στή συνέχεια τραβάμε ἄλλες εὐθεῖες κάθετες ἐπάνω στίς πρᾶτες, πού χωρίζουν τό ἐπίπεδο τοῦ χαρτονιοῦ, ἀνάμεσα στίς δύο πρᾶτες παράλληλες εὐθεῖες, σέ τετραγωνάκια τό-

Εἰκ. 92. Πάνω : α' δψη.

Κάτω : β' δψη.



ποστασία, δύσα είναι τά γράμματα της λέξεως, έργαζόμενοι πάντα και στίς δυνάμεις του χαρτονιού.

- γ) Στή μιά έπιφάνεια γράφουμε μέσα στό 10, 30 50 κτλ. τετραγωνάκι τό 10, 30, 50 κτλ. γράμμα της λέξεως, ένω στήν αλλη έπιφάνεια γράφουμε μέσα στό 20, 40, 60 κτλ. τετραγωνάκι τό 20, 40, 60 κτλ. γράμμα της λέξεως. Άφου γράψουμε τά γράμματα, σβήνουμε όλες τίς γραμμές πού γράψαμε μέ το μολύβι.
δ) Δένουμε μέ τά νήματα κατάλληλα, δπως φαίνεται στήν εικόνα, τό χαρτόνι (εικ. 92).

Έκτελεση τοῦ πειράματος

Κρατάμε τό χαρτόνι ἀπό τά νήματα ἔτσι, πού νά είναι τεντωμένα, και τά περιστρέφουμε ἀνάμεσα στά δάκτυλα μας. Τό χαρτόνι περιστρέφεται γύρω ἀπό ἄξονα παράλληλο πρός τό μῆκος του και διαβάζουμε καθαρά τή λέξη «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ».

Συμπέρασμα

Η λειτουργία τοῦ κινηματογράφου στηρίζεται στό φαινόμενο ἐκεῖνο, κατά τό δποτο ή ἐντύπωση μᾶς εἰκόνας παραμένει στή συνείδηση γιά λίγο χρόνο (1/10 sec) μετά τήρη ἀπομάκρυνσή της ἀπό τά μάτια μας (μεταίσθημα ή μετείκασμα).

ΠΕΙΡΑΜΑ 320

Πραγματοποίηση περισκόπιου μέ ἐπίπεδα κάτοπτρα και μέ πρίσματα διλικῆς ἀνακλάσεως

Απαραίτητα όργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Τρεῖς σύνθεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
4. Δυό λαβίδες ἀπλές.
5. Δυό ἐπίπεδα κάτοπτρα.
6. "Ενας προσβολέας Reuter.
7. Μιά πηγή ἡλεκτρικού ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως


- Στερεώνουμε πάνω στή μιά χυτοστιδερένια βάση τή μιά ράβδο τῶν 0,80 m και πάνω σ' αὐτή σέ ύψη 20 cm και 60 cm περίπου στερεώνουμε μέ τούς δυό ἀπλούς συνδέσμους τίς δυό λαβίδες δριζόντιες. Μέ τίς λαβίδες συγκρατοῦμε τά δυό κάτοπτρα μέ τά ἐπίπεδά τους νά σχηματίζουν γωνία 45° πρός τό δριζόντιο ἐπίπεδο και τίς κατοπτρικές τους ἐπιφάνειες τή μιά ἀπέναντι στήν ἄλλη παράλληλες ή κάθετες μεταξύ τους.
- Στήν ἄλλη βάση στερεώνουμε τή δεύτερη ράβδο τῶν 0,80 m και πάνω σ' αὐτή σέ ύψος γύρω στά 60 cm τόν ἀπλό σύνδεσμο. Πάνω στό σύνδεσμο στηρίζουμε τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχός του δριζόντιο.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- Τροφοδοτοῦμε τόν προβολέα Reuter μέ τάση 6-8 V και κατευθύνουμε δριζόντια φωτεινή δέσμη πάνω στό ψηλότερο κάτοπτρο. Ή δέσμη αὐτή μετά τήν ἀνάκλασή της κατευθύνεται κατακόρυφα πρός τά κάτω, ἀνακλᾶται γιά δεύτερη φορά πάνω στό δεύτερο κάτοπτρο και τελικά παίρνει δριζόντια διεύθυνση. "Αν βάλουμε τό μάτι μας μπροστά στό δεύτερο (τό χαμηλότερο) κάτοπτρο, θά δεχθοῦμε τή φωτεινή δέσμη και θά δούμε τό φακό τοῦ προβολέα (εἰκ. 93).
- Βγάζουμε ἀπό τόν δρθοστάτη τίς λαβίδες μέ τά κάτοπτρα. Στερεώνουμε στόν ἐπάνω σύνδεσμο ἀπό τό στέλεχός του τό ἔνα πρίσμα μέ τή μιά κάθετη ἔδρα κατακόρυφη καί πρός τόν προβολέα και τήν ἄλλη δριζόντια πρός τά κάτω. Στόν κάτω σύνδεσμο στερεώνουμε τό ἄλλο πρίσμα ἔτσι, πού ή μιά κάθετη ἔδρα προστέθη το πρώτο πρίσμα προστέθη τον δεύτερο πρίσμα.

Εἰκ. 93

(40 ετών) (πάλοι)

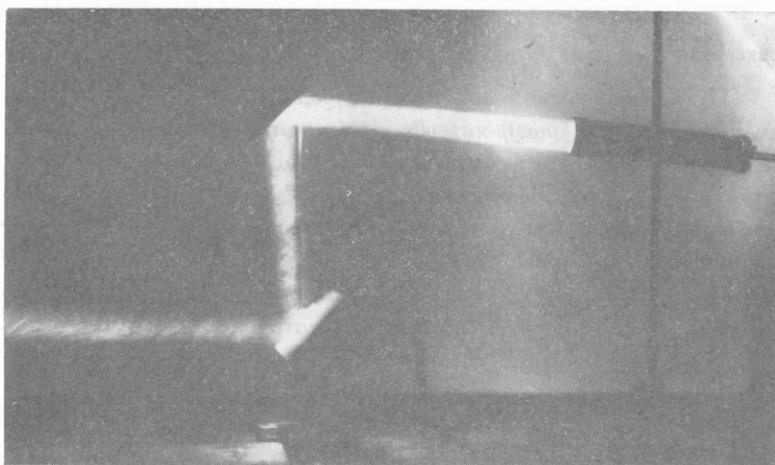

101]



Εἰκ. 94 Η πλούσια φωτισμός με την αποθήκη δοντού που προσέχει την προστασία της στην κατακόρυφη θέση της στην πράσινη περιοχή της οργάνωσης.

δρα νά είναι δριζόντια και πρός τά πάνω. "Αν φωτίσουμε μέτων προβολέα τήν κατακόρυφη έδρα του πάνω πρίσματος και βάλουμε τό μάτι μας μπροστά στήν κατακόρυφη έδρα του κάτω πρίσματος, θά δεχθούμε τή φωτεινή δέσμη και θά δοῦμε πάλι τό άντικείμενο πού μᾶς στέλνει τό φῶς (τό φακό του προβολέα) (εἰκ. 94).

Συμπέρασμα

"Η λειτουργία του περισκόπιου στηρίζεται στό φαινόμενο δυό άνακλάσεων, πού ή πρώτη κατευθύνει τίς φωτεινές δέσμες κατακόρυφα πρός τά κάτω καί ή δεύτερη τίς μεταβάλλει πάλι σέ δριζόντιες. "Έτσι μπορούμε νά παρατηρούμε μέσα από ένα έποβρύχιο πού βρίσκεται σέ κατάδυση άντικείμενα πού βρίσκονται στήν έπιφάνεια τής θάλασσας. Οι άνακλάσεις μπορεῖ νά είναι καί διλικές άνακλάσεις μέ πρόσματα. "Έτσι για τήν κατασκευή του περισκόπιου μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε κάτοπτρα έπιπεδα ή πρόσματα διλικῆς άνακλάσεως.

Πραγματοποίηση άπλου και σύνθετου μικροσκόπιου


Απαραίτητα δργανα
· Απαραίτητα δργανα για τη σύνθετη μικροσκοπική εργασία είναι τα 21 πρωτότυπα που αναγράφονται ως απονομαζόμενα από την Δημόσια Επιτροπή για την απόδειξη της απόδοσης των μικροσκοπικών φακών.

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Οκτώ σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
5. "Ένας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Δυό στηρίγματα φακῶν.
7. Μιά σειρά φακῶν.
8. "Ένα χαρτόνι 10×10 cm.
9. "Ένας ρόλος σελοτέπ.
10. "Ένα κομμάτι τυπωμένο χαρτί γιά παρατήρηση.

Συναρμολόγηση διατάξεως

- a) Συναρμολογούμε διπτική τράπεζα.
- β) Κόβουμε ένα κομμάτι άπό τό τυπωμένο χαρτί και τό κολλάμε μέ σελοτέπ επάνω στό χαρτόνι. Στερεώνουμε τή λαβίδα κατακόρυφα μέ έναν άπλο σύνδεσμο στό ένα άκρο τής δριζόντιας ράβδου τής διπτικής τράπεζας και συγκρατούμε μ' αυτή τό χαρτόνι μέ τό έπιπεδο κάθετο πάνω στή ράβδο.
- γ) Τοποθετούμε στά δύο στηρίγματα φακῶν τούς δύο φακούς, τόν άμφικυρτο και τόν έπιπεδόκυρτο.

Εἰκ. 95

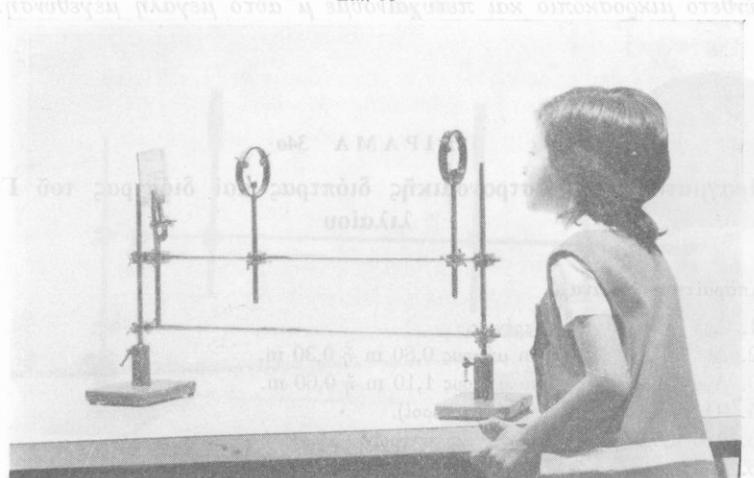

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

I. *Απλό μικροσκόπιο.

Στερεώνουμε τό δεύτερο σύνδεσμο σέ απόσταση 12 cm περίπου ἀπό τό πρῶτο καὶ στηρίζουμε πάνω του τό στήριγμα μέ τὸν ἀμφίκυρτο φακό. Παρατηροῦμε τό τυπωμένο χαρτί μέσα ἀπό τό φακό, ἐνδὲ τὸν πλησιάζοντα σιγά σιγά πρός αὐτό. "Οταν ἡ ἀπόσταση τοῦ φακοῦ ἀπό τό χαρτί γίνεται μικρότερη ἀπό 10 cm (ἔστιακή ἀπόσταση τοῦ φακοῦ), βλέπουμε τὰ γράμματα μεγαλύτερα.

II. Σύνθετο μικροσκόπιο.

"Απομακρύνουμε τό στήριγμα μέ τὸν ἀμφίκυρτο φακό ἀπό τό χαρτόνι καὶ τό στερεώνουμε σέ απόσταση 17 cm ἀπ' αὐτό. Στερεώνουμε τρίτο σύνδεσμο σέ απόσταση 35 cm περίπου ἀπό τό δεύτερο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τό δεύτερο στήριγμα φακῶν μέ τὸν ἐπιπεδόκυρτο φακό. "Ο φακός πού βρίσκεται πρός τό μέρος τοῦ χαρτονιοῦ τοῦ ἀντικείμενου πού θά παρατηρήσουμε εἶναι δὲ ἀντικειμενικός φακός. "Ο ἄλλος φακός (ἐπιπεδόκυρτος), μέ τὸν ὅποιο γίνεται ἡ παρατήρηση, εἶναι δὲ προσοφθάλμιος. Παρατηροῦμε μέ τὸν προσοφθάλμιο φακό καὶ βλέπουμε τὰ γράμματα πάνω στὸ τυπωμένο χαρτί πολὺ μεγαλύτερα. Γιά νά πετύχουμε εὐκρίνεια, μετακινοῦμε τὸν προσοφθάλμιο ἔλαφρά μπρός ἢ πίσω ἀπό τὴν ἀρχική τοῦ θέση (εἰκ. 95).

Παρατηροῦμε τὸν φακό πού βρίσκεται πρός τό μέρος τοῦ αντικείμενου ἀπό τό δέλτη νονδί αἱ προφορικοὶ οὐδεῖσι μὲτανομάζονται μεγάλως στὸ αντικείμενο.

Συμπεράσματα

"Ο συγκλίνων φακός χρησιμοποιεῖται σάν ἀπλό μικροσκόπιο.

Μέ τό συνδυασμό δύο συγκλινόντων φακῶν κατασκευάζονται τό σύνθετο μικροσκόπιο καὶ πετυχαίνονται μὲν αὐτό μεγάλη μεγέθυνση.

Εργαλεία

Π Ε Ι Ρ Α Μ Α 340

Πραγματοποίηση ἀστρονομικῆς διόπτρας καὶ διόπτρας τοῦ Γαλιλαίου

*Απαραίτητα ὅργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m ἢ 0,30 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m ἢ 0,60 m.
4. Ὁκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. Δυό στηρίγματα φακῶν ἢ κατόπτρων.
6. Μιά σειρά φακῶν.

- Συναρμολογούμε διπτική τράπεζα. Είναι προτιμότερο γιά τό πείραμα αυτό νά τοποθετούμε στήν διπτική τράπεζα ώς κατακόρυφες τίς ράβδους τῶν 0,30 μ και ώς δριζόντιες τῶν 0,60 m. Ετσι ή διπτική τράπεζα έχει μικρές διαστάσεις και εύκολα μεταποίζεται πάνω στό τραπέζι μας και προσανατολίζεται πρός διαφορετικές κατευθύνσεις.
- Τοποθετούμε στά στηρίγματα τῶν φακῶν τούς δύο συγκλίνοντες φακούς, τόν άμορίκυρτο και τόν έπιπεδόκυρτο, και τά στηρίζουμε κατακόρυφα σέ δύο συνδέσμους έπάνω στήν δριζόντια ράβδο τῆς διπτικής τράπεζας.


Έκτέλεση τοῦ πειράματος


I. Αστρονομική διόπτρα.

Τοποθετούμε τήν πειραματική διάταξη πού συναρμολογήσαμε πάνω στό τραπέζι μας έτσι, πού ή δριζόντια ράβδος νά κατευθύνεται πρός τό άντικείμενο πού θέλουμε νά παρατηρήσουμε, π.χ. μιά πινακίδα μέ γράμματα στόν άπεναντί τούχο τῆς αίθουσας. Φροντίζουμε νά είναι πρός τό μέρος τοῦ άντικείμενου δέπιπεδόκυρτος φακός (άντικειμενικός φακός). Σέ άπόσταση 25 cm περίπου άπό τόν άντικειμενικό φακό στερεώνουμε τόν άλλο φακό (προσοφθάλμιο) και παρατηρώντας μέσα σ' αὐτόν βλέπουμε τό άντικείμενο μεγαλύτερο και άνεστραμμένο (εἰκ. 96). Γιά νά πετύχουμε εύκρινεια, μετακινούμε έλαφρά μπρός ή πίσω άπό τήν άρχική του θέση τόν προσοφθάλμιο φακό.

Άν στήν διπτική τράπεζα έχουμε κατακόρυφες ράβδους τῶν 0,80 m και έκεινη πού είναι πρός τό μέρος τοῦ άντικείμενου έμποδίζει τήν παρατήρηση, γέρεται μέστρα πού έτσι-διαπορόλη το μέρος μιά ειδική ολιστική μάτια παρατηρούμε τούς ίδιους τόπους με την οποίαν χρησιμεύει τον ίδιον πειράματος τον ίδιον τρόπο (εἰκ. 96).

Εἰκ. 96

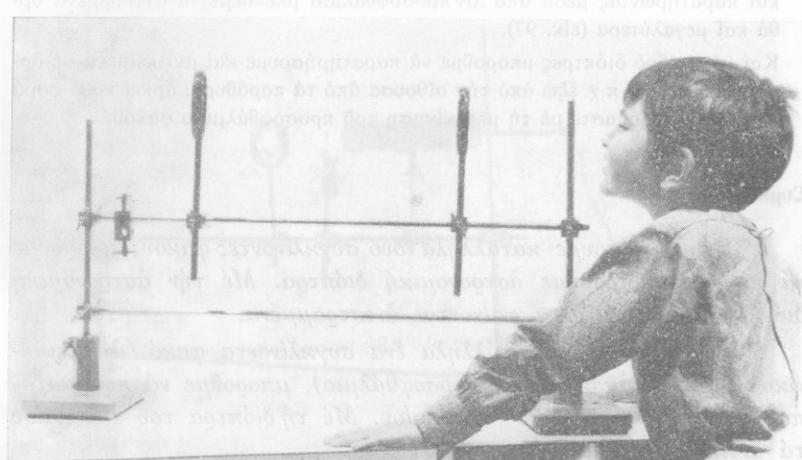

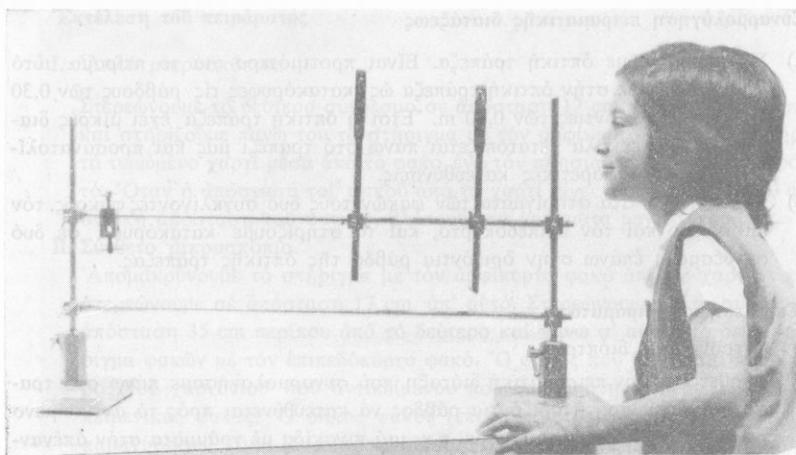

Εἰκ. 97

νομαρθρώδει μέσα τρύπες που δημιουργήθηκαν από την πάτηση της πλατείας με την πάτηση των δύο φακών που τον έπιπεδούνε την πλατεία. Το στελέχη των δύο φακών είναι τον ίδιο μήκος, αλλά διαφορετικού περιεχομένου. Ο πρώτος φακός είναι από μεταλλικό υλικό και ο δεύτερος από μεταλλικό υλικό, αλλά με μεγαλύτερη πυκνότητα.

νομαρθρώδει μέσα τρύπες που δημιουργήθηκαν από την πάτηση της πλατείας με την πάτηση των δύο φακών που τον έπιπεδούνε την πλατεία. Το στελέχη των δύο φακών είναι τον ίδιο μήκος, αλλά διαφορετικού περιεχομένου. Ο πρώτος φακός είναι από μεταλλικό υλικό και ο δεύτερος από μεταλλικό υλικό, αλλά με μεγαλύτερη πυκνότητα.

Π. Διόπτρα τοῦ Γαλιλαίου.

Αντικαθιστούμε τόν ἀντικειμενικό ἐπιπεδόκυρτο φακό τῆς ἀστρονομικῆς διόπτρας μέ τό συγκλίνοντα μηνίσκο καὶ τόν προσοφθάλμιο ἀμφίκυρτο φακό μέ τόν ἀμφίκοιλο. Φέρνουμε τούς δύο φακούς σέ ἀπόσταση 5-15 cm μεταξύ τους καὶ παρατηρώντας μέσα ἀπό τόν προσοφθάλμιο βλέπουμε τά ἀντικείμενα δρθά καὶ μεγαλύτερα (εἰκ. 97).

Καὶ μέ τίς δύο διόπτρες μποροῦμε νά παρατηρήσουμε καὶ ἀντικείμενα σέ ἀρκετή ἀπόσταση, π.χ. ἔξω ἀπό τήν αἴθουσα ἀπό τά παράθυρα, ἀρκετή κάθε φορά νά προσαρμοζόμαστε μέ τή μετακίνηση τοῦ προσοφθάλμιου φακοῦ.

Συμπεράσματα

Άν συνδυάσουμε κατάλληλα δύο συγκλίνοντες φακούς, μποροῦμε νά πραγματοποιήσουμε ἀστρονομική διόπτρα. Μέ τήν ἀστρονομική διόπτρα τά ἀντικείμενα φαίνονται ἀνεστραμμένα.


Άν συνδυάσουμε κατάλληλα ἔνα συγκλίνοντα φακό (ἀντικειμενικό) καὶ ἔναν ἀποκλίνοντα (προσοφθάλμιο), μποροῦμε νά πραγματοποιήσουμε τή διόπτρα τοῦ Γαλιλαίου. Μέ τή διόπτρα τοῦ Γαλιλαίου τά ἀντικείμενα φαίνονται δρθά.

οδηγείται από την Επιτροπή Επιστημονικού Πειράματος από το πειράματος αριθμό 33. (για

το οποίο από την Επιτροπή Επιστημονικού Πειράματος απέτυχε να επιτελείται στην Επιτροπή Επιστημονικού Πειράματος αριθμό 32. Οι λόγοι για την αποτυχία είναι οι ακόλουθοι:

Απαραίτητα όργανα

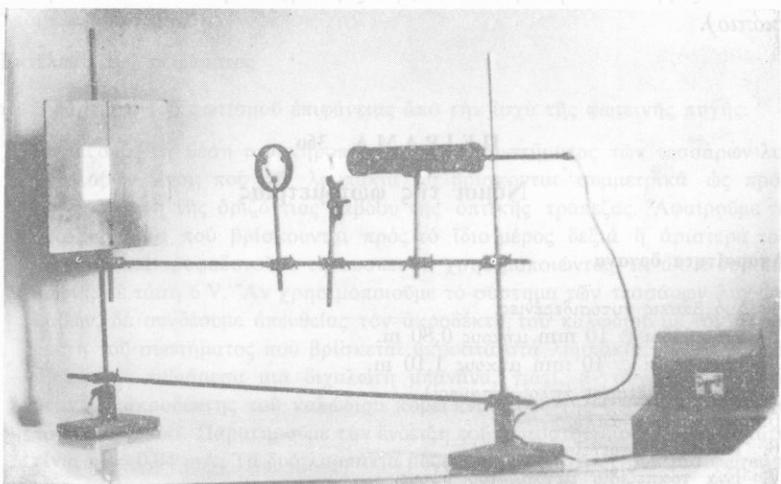1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
 2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
 3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
 4. Οκτώ σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
 5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
 6. Μιά λαβίδα άπλή.
 7. "Ενας προσβολέας Reuter.
 8. Μιά δύνη διαφανής.
 9. Μιά σειρά φακών.
 10. "Ενα στήριγμα φακών ή κατόπτρων.
 11. Μιά είκονα διαφανής (σλάιτς).
 12. Μιά πηγή ηλεκτρικού ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).
- Συναρμολόγηση πειραματικής διπλάξεως
- α) Συναρμολογούμε διπλή τράπεζα.
 β) Πάνω στήν δριζόντια ράβδο της διπλής τράπεζας και σε άποσταση 1/3 μέτων της διπλής τράπεζας, συναρμολογούμε διπλή τράπεζα. Είκ. 98



τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχος κατακόρυφο.

- γ) Σέ απόσταση 10 cm περίπου άπό τό φακό τού προβολέα πάνω σέ δεύτερο σύνδεσμο στηρίζουμε τή λαβίδα και μ' αυτή συγκρατοῦμε τήν εἰκόνα σέ ύψος, πού νά μπορεῖ νά φωτίζεται μέ τόν προβολέα. Σέ απόσταση 10-12 cm άπό τή λαβίδα στηρίζουμε μέ έναν τρίτο σύνδεσμο τό στήριγμα φακών μέ τόν άμφικυρτο φακό και τέλος στό άκρο τής ράβδου μέ τόν τέταρτο σύνδεσμο στηρίζουμε τήν θόρόνη μέ τό έπιπεδο κατακόρυφο και κάθετο πάνω στήν θριζόντια ράβδο τής διπτικής τράπεζας.

Έκτέλεση τού πειράματος

- α) Τροφοδοτοῦμε τόν προβολέα Reuter μέ τάση 6-8 V, χωρίς διάφραγμα, και φωτίζουμε τή διαφανή εἰκόνα, προσέχοντας νά δίνει ό προβολέας παράλληλη δέσμη.
- β) Μετακινοῦμε έλαφρύ πρός τό ένα ή τό άλλο μέρος τής άρχικής του θέσεως τό στήριγμα φακών, ώσπου νά παρουσιαστεῖ εύκρινές επάνω στήν θόρόνη τό είδωλο τής εἰκόνας. Αύτό παρουσιάζεται άνεστραμμένο. Υπό την θέλομε τό είδωλο νά φαίνεται δρόθι, συγκρατοῦμε μέ τή λαβίδα άνεστραμμένη τήν εἰκόνα (εἰκ. 98).

Συμπέρασμα

Μέ ένα συγκλίνοντα φακό και κατάλληλη φωτεινή πηγή μποροῦμε νά πραγματοποιήσουμε διάταξη προβολῆς διαφανῶν εἰκόνων (διασκόπιο).

ΠΕΙΡΑΜΑ 360

Νόμοι τής φωτομετρίας

Άπαραίτητα όργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Οκτώ σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
5. Μιά λαβίδα άπλη.
6. Ένα φωτοστοιχεῖο.
7. Ένα τραπέζιο μεταβλητού ύψους.

8. "Ενα σύστημα 4 λυχνιολαβών μέ 4 λαμπάκια (ΟΠ 205.0) ή κηροπήγιο τεσσάρων λυχνιῶν (ΟΠ 125.0).
9. "Ενας προβολέας Reuter.
10. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
11. "Ενα μιλιαμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.). Η μιλιαμπερόμετρου είναι η αντίσταση της φωτοστοιχείου.
12. Τέσσερα καλώδια μήκους 70 cm περίπου.
13. Τρεις μπανάνες διχαλωτές.
14. "Ενας κανόνας άριθμημένος τοῦ 1m.
15. "Ενας γνώμονας.


Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Συναρμολογοῦμε διπτική τράπεζα.
- β) Στερεώνουμε στό ἔνα ἄκρο τῆς ὀρίζοντιας ράβδου τῆς διπτικῆς τράπεζας ἕνα σύνδεσμο, πάνω στόν όποιο στηρίζουμε κατακόρυφα τὴ λαβῖδα, καὶ μ' αὐτῇ συγκρατοῦμε τὸ φωτοστοιχεῖο, ἀπό τὴν περιοχὴν κοντά στοὺς ἀκροδέκτες, μὲ τὸ ἐπίπεδο κατακόρυφο καὶ κάθετο πάνω στὴν ὀρίζοντια ράβδο. Συνδέονται μέ τὰ δύο καλώδια τοὺς ἀκροδέκτες τοῦ φωτοστοιχείου πρός τοὺς ἀκροδέκτες τοῦ μιλιαμπερόμετρου στὴν κλίμακα 0-1 mA.
- γ) Σὲ ἀπόσταση 45 cm περίπου ἀπό τὸ σύνδεσμο μέ τὴ λαβῖδα στερεώνουμε δεύτερο σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτὸν συνδέονται τὸ κηροπήγιο μέ τὶς τέσσερις λάμπες ἡ τὸ τραπέζιδο μεταβλητοῦ ὑψούς, ἐπάνω στὸ όποιο ἀκούμπαμε τὸ σύστημα τῶν τεσσάρων λυχνιολαβῶν μέ τὰ τέσσερα λαμπάκια ἔτσι, πού ἡ σειρά πού σχηματίζουν νά είναι κάθετη πάνω στὴν ὀρίζοντια ράβδο.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Έξάρτηση τοῦ φωτισμοῦ ἐπιφάνειας ἀπό τὴν ἰσχὺ τῆς φωτεινῆς πηγῆς.

Ρυθμίζουμε τὴ θέση τοῦ κηροπήγιου ἡ τοῦ συστήματος τῶν τεσσάρων λυχνιολαβῶν ἔτσι, πού τὰ λαμπάκια νά βρίσκονται συμμετρικά ὡς πρός τὴ διεύθυνση τῆς ὀρίζοντιας ράβδου τῆς διπτικῆς τράπεζας. Αφαιροῦμε τὰ δύο λαμπάκια πού βρίσκονται πρός τὸ ἴδιο μέρος δεξιά ἡ ἀριστερά τοῦ κέντρου καὶ τροφοδοτοῦμε τὴ συσκευὴ, χρησιμοποιώντας τὰ ἄλλα δύο καλώδια, μέ τάση 6 V. "Αν χρησιμοποιοῦμε τὸ σύστημα τῶν τεσσάρων λυχνιολαβῶν, δέ συνδέομε ἀπευθείας τὸν ἀκροδέκτη τοῦ καλώδιου μέ τὸν ἀκροδέκτη τοῦ συστήματος πού βρίσκεται μπροστά στὰ λαμπάκια, ἀλλά χρησιμοποιοῦμε ἐνδιάμεσα μιὰ διχαλωτή μπανάνα, γιατί, ἢν συνδέονται ἀπευθείας, ὁ ἀκροδέκτης τοῦ καλώδιου κόβει ἔνα μέρος τῆς φωτεινῆς ροῆς ἀπό τὸ ἔνα λαμπάκι. Παρατηροῦμε τὴν ἔνδειξη τοῦ φωτοστοιχείου (εἰκ. 99). Αὐτὴ εἶναι $i_1 = 0,04$ mA. Τὰ δύο λαμπάκια μαζί σάν μιὰ πηγή δίνουν μιὰ φωτεινή

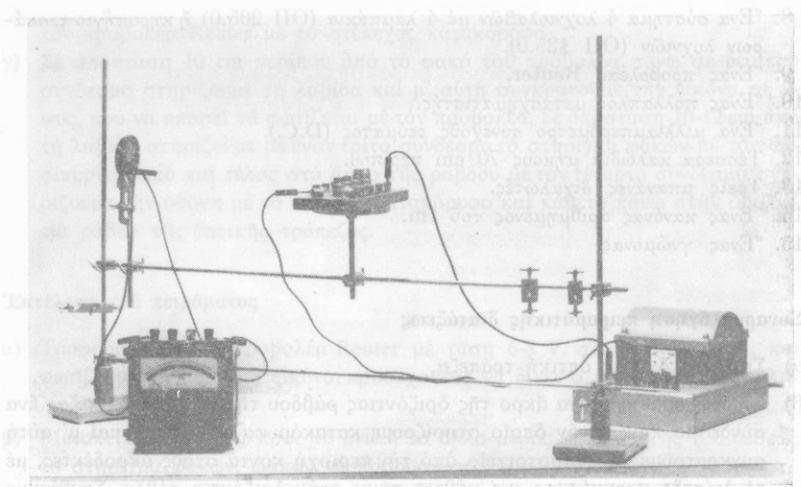


Εικ. 99

ισχύ I_1 . Είναι φανερό ότι και τά αλλα δύο λαμπάκια θά δώσουν τήν ίδια ισχύ, και έξαιτις της θέσεώς τους έκπεμπουν πρός τήν πλάκα του φωτοστοιχείου τήν ίδια φωτεινή ροή.

Τοποθετούμε στις λυχνιολαβές και τά αλλα δύο λαμπάκια και παρατηρούμε τή νέα ένδειξη του μιλλιαμπερόμετρου (εἰκ. 100). Αυτή είναι τώρα $i_2 = 0,08$ mA.


Εικ. 100

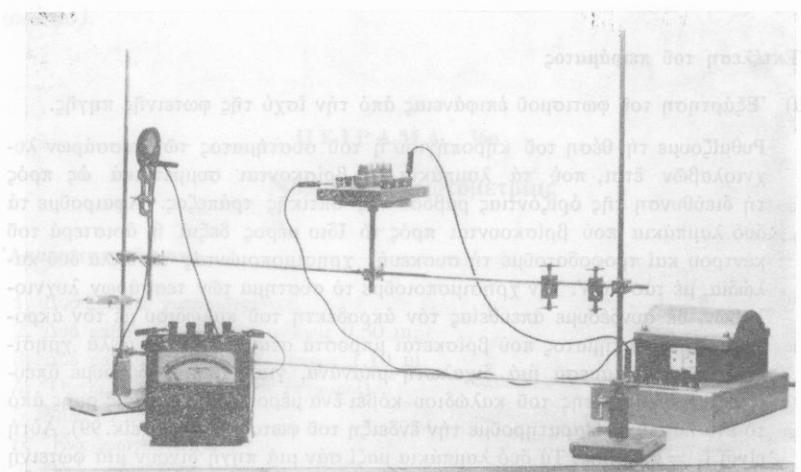

Τώρα ή φωτεινή ίσχυς της πηγής πού φωτίζει και πού άποτελεῖται από τά τέσσερα λαμπάκια είναι $I_2 = 2I_1$ και φωτίζει τό φωτοστοιχεῖο μέ τις ίδιες συνθήκες δύναται να φωτίσει την φωτοστοιχείο μέ τις ίδιες συνθήκες δύναται να φωτίσει την φωτοστοιχείο μέ τις ίδιες συνθήξεις.

δηλαδή $\frac{i_1}{i_2} = \frac{I_1}{I_2}$. Και επειδή οι ένδειξεις του μιλλιαμπερόμετρου είναι άναλογες πρός τους φωτισμούς E_1 και E_2 πού δέχεται ή πλάκα του φωτοστοιχείου, έχουμε $\frac{E_1}{E_2} = \frac{I_1}{I_2}$.

β) Εξάρτηση του φωτισμού επιφάνειας από την απόστασή της από τη φωτεινή πηγή.

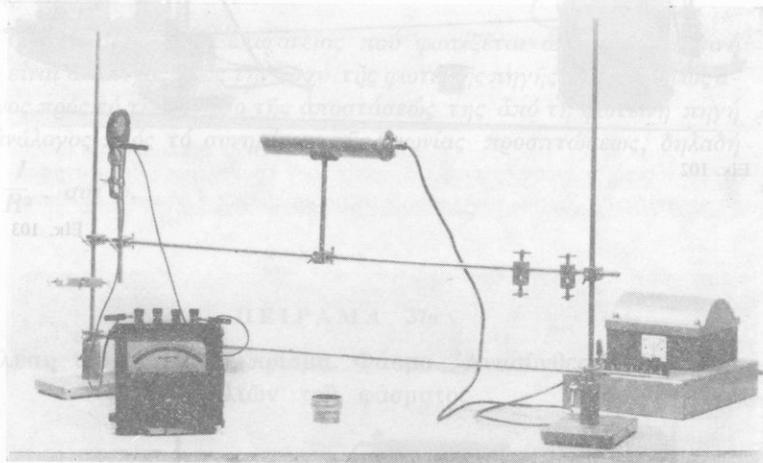


Εἰκ. 101

Αντικαθιστοῦμε τή φωτεινή πηγή πού είχαμε ως τώρα μέ τόν προβολέα Reuter. Βγάζουμε τό φακό και σπρώχνουμε τό στέλεχος, ώσπου νά βγετ ή λάμπα ξέσω από τό σωλήνα. Ρυθμίζουμε τήν απόσταση τού νήματος τής λάμπας από τήν πλάκα του φωτοστοιχείου σέ $R_1 = 25$ cm (εἰκ. 101).

Διαβάζουμε τήν ένδειξη του μιλλιαμπερόμετρου $i_1 = 0,80$ mA. Μεταφέρουμε τόν προβολέα στήν απόσταση, δύναται νότολογίσαμε πιό πάνω, $R_2 = 50$ cm. Τό μιλλιαμπερόμετρο μᾶς δείχνει τώρα ένταση ρεύματος $i_2 = 0,20$ mA (εἰκ. 102).

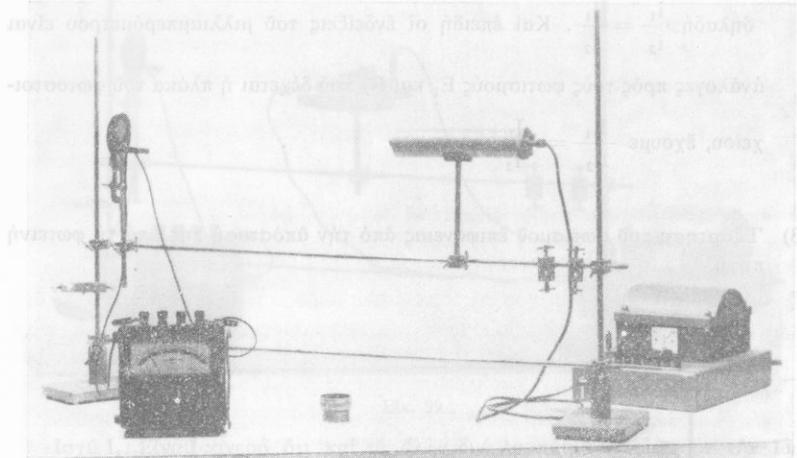Δηλαδή ότι φωτισμός της έπιφάνειας μεταβάλλεται αντιστρόφως άναλογα πρός τό τετράγωνο της άποστάσεως από τη φωτεινή πηγή, δηλαδή $\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2^2}{R_1^2}$.



Εἰκ. 102 σημείο επαναληπτικής

επαναληπτικής της θέσης στην απόσταση της φωτεινής πηγής.



γ) Έξάρτηση τοῦ φωτισμοῦ ἐπιφάνειας ἀπό τή γωνία προσπτώσεως τῆς φωτεινῆς δέσμης.

Μεταφέρουμε τὸν προβολέα Reuter στήν πρώτη του θέση, δηλαδὴ σὲ ἀπόσταση 25 cm ἀπό τὸ φωτοστοιχεῖο. Τό μιλλιαμπερόμετρο μᾶς δείχνει ἔνταση $i_1 = 0,80$ mA. Στρέφουμε τή λαβίδα γύρῳ σὲ κατακόρυφο ἄξονα, ὥσπου ἡ διεύθυνση τῆς προσπίπτουσας δέσμης, πού τήν αἰσθητοτοιοῦμε βάζοντας κατά μῆκος τοῦ ἄξονα τοῦ προβολέα τὸν ἀριθμημένο κανόνα, νά σχηματίσει μέ τήν ἐπιφάνεια τοῦ φωτοστοιχείου γωνία 30° (εἰκ. 103), πράγμα πού διαπιστώνουμε μέ τό γύνωμονα. Ἡ γωνία προσπτώσεως, πού εἶναι συμπληρωματική αὐτῆς πού μετρήσαμε, εἶναι $\varphi = 60^\circ$.

Παρατηροῦμε πώς ἡ ἔνδειξη τοῦ μιλλιαμπερόμετρου ἔγινε $i_2 = 0,40$ mA, δηλαδὴ τό μισό τῆς προηγουμένης. Ὁ φωτισμός τῆς ἐπιφάνειας μεταβάλλεται ἀνάλογα μέ τό συνημίτονο τῆς γωνίας προσπτώσεως, δηλαδὴ $E_2 = E_1 \cdot \sin\varphi$.

Συμπέρασμα

Ο φωτισμός μᾶς ἐπιφάνειας πού φωτίζεται ἀπό μιά φωτεινή πηγή εἶναι ἀνάλογος πρός τήν ἴσχυ τῆς φωτεινῆς πηγῆς, ἀντιστρόφως ἀνάλογος πρός τό τετράγωνο τῆς ἀποστάσεως τῆς ἀπό τή φωτεινή πηγή καί ἀνάλογος πρός τό συνημίτονο τῆς γωνίας προσπτώσεως, δηλαδὴ $E = \frac{I}{R^2} \cdot \sin\varphi$.

ΕΠΙ ΚΑΛΗΝ

ΠΕΙΡΑΜΑ 37ο

Ανάλυση τοῦ φωτός μέ πρίσμα. Φάσμα. Ανασύνθεση τῶν ἀκτινοβολιῶν τοῦ φάσματος

Απαραίτητα ὅργανα

- Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
- Δυό ράβδοι $\phi 10$ mm μήκους 0,80 m.
- Δυό ράβδοι $\phi 10$ mm μήκους 1,10 m.
- Οκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
- Ένας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
- Δυό λαβίδες ἀπλές.
- Ένα στήριγμα φακῶν ἢ κατόπτρων.
- Μία σειρά φακῶν.
- Δυό πρίσματα μέ στέλεχος.

10. Μιά δθόνη άδιαφανής.
 11. Ένας προβολέας Reuter.
 12. Μιά πηγή ήλεκτρικού ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).


Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Συναρμολογούμε διπλή τράπεζα.
 Στερεώνουμε στό ἕνα ἄκρο τῆς δριζόντιας ράβδου τῆς διπλῆς τράπεζας τόν περιστρεφόμενο σύνδεσμο και πάνω σ' αὐτόν τόν προβολέα Reuter μέ τό ἄκρο τοῦ στελέχους του ἔτσι, πού νά βρίσκεται ὅσο μποροῦμε ψηλότερα.
 γ) Μπροστά ἀπό τό φακό τοῦ προβολέα στερεώνουμε ἔναν ἀπλό σύνδεσμο και πάνω σ' αὐτόν στηρίζουμε τή μιά λαβίδα. Συγκρατοῦμε μέ τή λαβίδα τό ἔνα πρίσμα ἀπό τό στέλεχός του ἔτσι, πού ἡ ἀκμή του νά είναι πρός τά πάνω και κάθετη πάνω στήν δριζόντια ράβδο, ἡ μιά κάθετη ἐδρα κατακόρυφη στραμμένη πρός τόν προβολέα και ἡ ἄλλη δριζόντια πρός τά κάτω.
 δ) Αφήνουμε δύο συνδέσμους κενούς και στόν τέταρτο, στό ἄλλο ἄκρο τῆς δριζόντιας ράβδου, στηρίζουμε τήν δθόνη μέ τό ἐπίπεδο κατακόρυφο, κάθετο πάνω στήν ράβδο κεί ὅσο γίνεται πιο χαμηλά.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος


- a) Τοποθετοῦμε στήν ἐγκοπή τοῦ φακοῦ τοῦ προβολέα τό διάφραγμα τῆς μιᾶς σχισμῆς δριζόντια, τόν τροφοδοτοῦμε μέ τάση 6-8 V και κατευθύνουμε μιά


Eik. 104

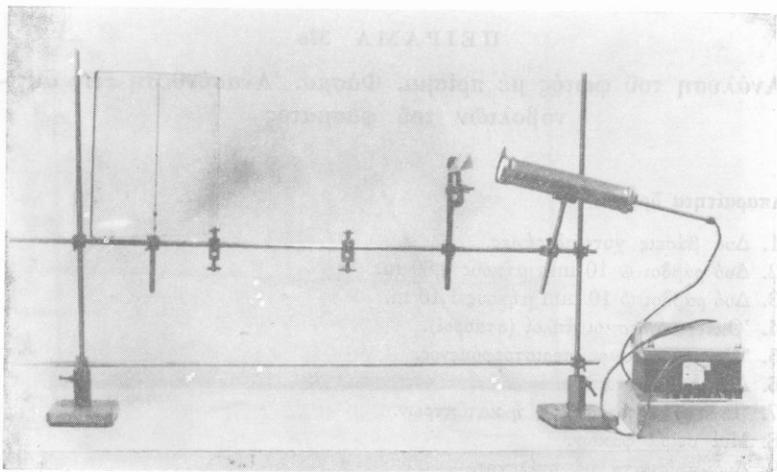

- λεπτή δέσμη πρός τήν δθόνη. Ανυψώνουμε τό μπροστινό άκρο τού προβολέα περιστρέφοντας τό σύνδεσμο, ώσπου ή φωτεινή δέσμη νά προσπέσει στό άνωτα μέρος τής δθόνης. Μετακινούμε καί περιστρέφουμε τό στέλεχος τού προβολέα, ώσπου ή φωτεινή κηλίδα πάνω στήν δθόνη νά πάρει δσο γίνεται πιο μικρό πλάτος.
- β) Ανυψώνουμε τή λαβίδα, ώσπου ή άκμή τού πρίσματος νά κόψει τή φωτεινή δέσμη. Παρατηροῦμε στό κάτω μέρος τής δθόνης μιά χρωματιστή ταινία, τό φάσμα (εἰκ. 104). Αν τό φάσμα σχηματίζεται εξω ἀπό τήν δθόνη καί χαμηλότερα, μετακινοῦμε πρός αὐτή τή λαβίδα μέ τό πρίσμα, ώσπου νά δοῦμε τό φάσμα στό κάτω μέρος τής δθόνης.
- γ) Σέ ἀπόσταση 2-3 cm ἀπό τή λαβίδα μέ τό πρίσμα στηρίζουμε τό δεύτερο σύνδεσμο καί πάνω σ' αὐτόν τή δεύτερη λαβίδα, μέ τήν δροία συγκρατοῦμε ἀπό τό στέλεχος του τό δεύτερο πρίσμα, πού είναι δμοιο μέ τό πρῶτο, μέ τέτοιο δμως τρόπο, πού ή άκμή του νά είναι στραμμένη πρός τά κάτω, ή μιά κάθετη έδρα δριζόντια πρός τά πάνω καί ή ἄλλη κατακόρυφη πρός τήν δθόνη. Τότε τό πρίσμα αὐτό πρέπει νά βρίσκεται λίγο χαμηλότερα ἀπό τό πρῶτο. Τό φάσμα εξαφανίζεται καί λίγο χαμηλότερα ἀπό τήν κορυφή τής δθόνης παρουσιάζεται λευκό φῶς (εἰκ. 105).
- δ) Αφαιροῦμε τή δεύτερη λαβίδα, ὅποτε τό φάσμα παρουσιάζεται πάλι στό κάτω μέρος τής δθόνης. Σέ ἀπόσταση λίγων ἑκατοστομέτρων ἀπό τήν δθόνη στηρίζουμε ἔνα σύνδεσμο καί πάνω σ' αὐτόν τό στήριγμα φακῶν μέ ἔνα συγκλίνοντα φακό, π.χ. τόν ἀμφίκυρτο. Τοποθετοῦμε τό φακό σέ τέτοια θέση, πού νά περνᾷ ἀπ' αὐτόν ή χρωματιστή φωτεινή δέσμη καί, μετακινώντας τό σύνδεσμο

Εἰκ. 105

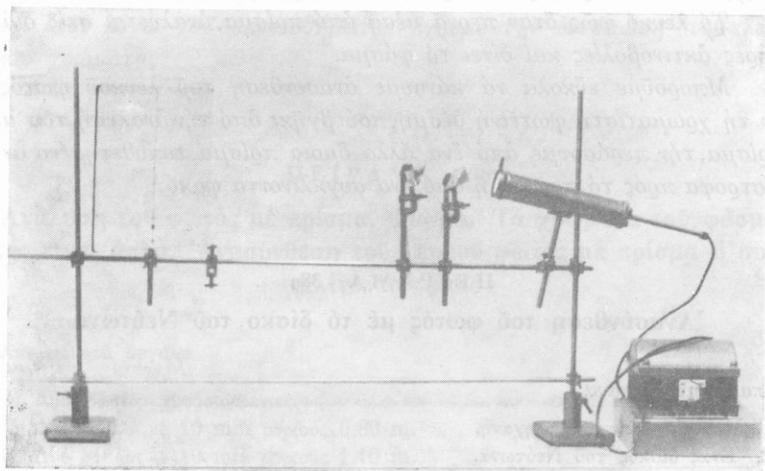

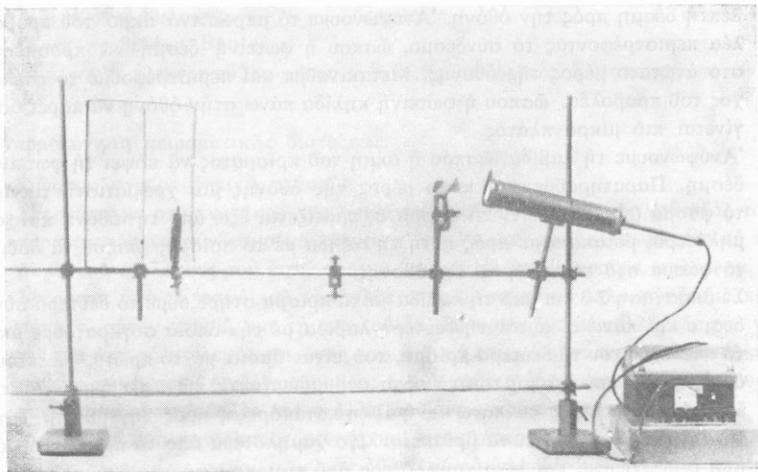

Εἰκ. 106

πάνω στή ράβδο, πετυχαίνουμε στή θέση τοῦ φάσματος νά παρουσιαστεῖ λευκή κηλίδα (εἰκ. 106).

Συμπεράσματα

Τό λευκό φῶς εἶναι σύνθετο ἀπό διάφορα χρώματα (ἀκτινοβολίες), πού τά κυριώτερα διακρίνονται σέ ἑφτά.

Τό λευκό φῶς, ὅτον περνᾷ μέσα ἀπό πρίσμα, ἀταλένται στίς διάφορες ἀκτινοβολίες καὶ δίνει τό φάσμα.

Μποροῦμε εὖκολα νά κάνουμε ἀνασύνθεση τοῦ λευκοῦ φωτός, ἂν τή χρωματιστή φωτεινή δέσμη, πού βγῆκε ἀπό τήν ἀνάλυσή του μέ πρίσμα, τήν περάσουμε ἀπό ἄλλο δύμοιο πρίσμα, τοποθετημένο ἀντίστροφα πρός τό πρῶτο, ἢ ἀπό ἔνα συγκλίνοντα φακό.

ΠΕΙΡΑΜΑ 380

*Ανασύνθεση τοῦ φωτός μέ τό δίσκο τοῦ Νεύτωνα

*Απαραίτητα ὅργανα

1. Μιά φυγοκεντρική μηχανή.
2. "Ενας δίσκος τοῦ Νεύτωνα.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

Τοποθετοῦμε τό δίσκο τοῦ Νεύτωνα στή φυγοκεντρική μηχανή και τόν περιστρέφουμε μέ μεγάλη ταχύτητα. Τά χρώματα ἔξαφανίζονται (εἰκ. 107). Αντί γιά τά χρώματα πού παρατηρούσαμε πάνω στό δίσκο, τώρα τόν βλέπουμε λευκό. Στό πείραμα δίσκος δέ φαίνεται λευκός, ἀλλά μέ ἀποχρώση πρός τό σταχτί, γιατί δέν ἔχουμε πάνω στό δίσκο ὅλες τίς ἀποχρώσεις τοῦ φάσματος. Δέν ἔχουμε π.χ. ὅλες τίς ἀποχρώσεις τοῦ κόκκινου ἀλλά μόνο ἔνα κόκκινο. Τό ίδιο καὶ γιά τά ἄλλα χρώματα.

Συμπέρασμα

Κατά τήν περιστροφή τοῦ δίσκου πέφτονταν στό μάτι μας τό ἔνα μετά τό ἄλλο ὅλα τά χρώματα σέ χρόνο μικρότερο ἀπό 1/10 τοῦ δευτερόλεπτου καὶ ἔτσι λόγω τοῦ μετασθήματος ἔχουμε τήν ἐντύπωση τοῦ λευκοῦ χρώματος.



Εἰκ. 107

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 39ο

Άναλυση τοῦ φωτός μέ πρίσμα. Φάσμα. Τά χρώματα τοῦ φάσματος είναι ἀπλά. **Άνασύνθεση τοῦ λευκοῦ φωτός μέ πρίσμα** ή **συγκλίνοντα φακό**

Απαραίτητα ὅργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.


4. Όκτω σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
5. Ένας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Τρεῖς λαβίδες άπλές.
7. Δυό πρίσματα μέση στέλεχος.
8. Ένα χαρτόνι μαζῦρο 15 x 15 cm μέ μιά δριζόντια λεπτή σχισμή στή μέση.
9. Ένα στήριγμα φακῶν ή κατόπτρων.
10. Μιά σειρά φακῶν.
11. Ένας διασκοπικός προβολέας.
12. Τό διάφραγμα τῆς μιᾶς σχισμῆς του προβολέα Reuter.
13. Ένα υπόβαθρο γιά τή στήριξη του διασκοπικού προβολέα.
14. Μιά πηγή ήλεκτρικού ρεύματος 220 V (πρίζα).

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- α) Συναρμολογούμε διπτική τράπεζα. Στηρίζουμε τή χαμηλότερη δριζόντια ράβδο σέ έπαφη μέ τίς βάσεις καί τήν άλλη 10-15 cm ψηλότερα.
- β) Στό ένα άκρο τῆς δριζόντιας ράβδου στερεώνουμε ξανα άπλο σύνδεσμο καί πάνω σ' αυτόν τή μιά λαβίδα μέ τό στέλεχος λίγο γυρτό ώς πρός τήν κατακόρυφο, γιά νά μήν έμποδίζεται ή προσπίπτουσα δέσμη άπό τήν κατακόρυφη ράβδο τῆς διπτικῆς τράπεζας. Μέ τή λαβίδα συγκρατούμε άπό τό στέλεχός του τό ένα πρίσμα μέ τήν άκμή του πρός τά πάνω καί δριζόντια, τή μιά κάθετη έδρα κατακόρυφη καί στραμμένη πρός τό ίδιο άκρο τῆς διπτικῆς τράπεζας (πρός τόν προβολέα) καί τήν άλλη κάθετη έδρα δριζόντια πρός τά κάτω.
- γ) Αφήνουμε κενό ένα σύνδεσμο καί σέ άπόσταση 50 cm περίπου άπό τόν πρόστιο στερεώνουμε τόν τρίτο σύνδεσμο καί πάνω σ' αυτόν τήν δύσην μέ τό έπιπεδο κατακόρυφο καί κάθετο πάνω στήν δριζόντια ράβδο, δσο γίνεται πιό χαμηλά, καί μέ τό στέλεχος τόσο γυρτό δσο καί τής λαβίδας.
- δ) Στό έξαρτημα προσαρμογῆς τῶν διαφανειῶν (σλάιτς) τού διασκοπικού προβολέα προσαρμόζουμε τό διάφραγμα τῆς μιᾶς σχισμῆς καί τό τοποθετούμε στή θέση του. Στρέφουμε τό σωλήνα τού διασκοπικού προβολέα, ώσπου νά γίνει ή σχισμή δριζόντια, καί τόν άκουμπτάμε πάνω στό κατάλληλο υπόβαθρο στήν άρχη τῆς διπτικῆς τράπεζας.

Έκτέλεση τού πειράματος


- α) Τροφοδοτούμε τόν προβολέα μέ τάση 220 V καί κατευθύνουμε μιά φωτεινή δέσμη πρός τήν δύσην. Ρυθμίζουμε τό ψύσιο τῆς δύσης καί τού υπόβαθρου έτσι, πού ή φωτεινή δέσμη νά προσπίπτει στό άνωτατο μέρος τῆς δύσης. Ρυθμίζουμε τέλος τή θέση τού φακού τού προβολέα έτσι, πού ή φωτεινή κηλίδα πάνω στήν δύση νά έχει οσο γίνεται λιγότερο πλάτος.
- β) Άνωψινουμε τή λαβίδα καί ρυθμίζουμε τήν κλίση τῆς έτσι, πού ή άκμή τού πρίσματος νά κόψει τήν πορεία τῆς φωτεινῆς δέσμης. Παρατηρούμε στό κάτω μέρος τῆς δύσης πολύ έντονα φωτεινή χρωματιστή ταινία, τό φάσμα (εἰκ.).

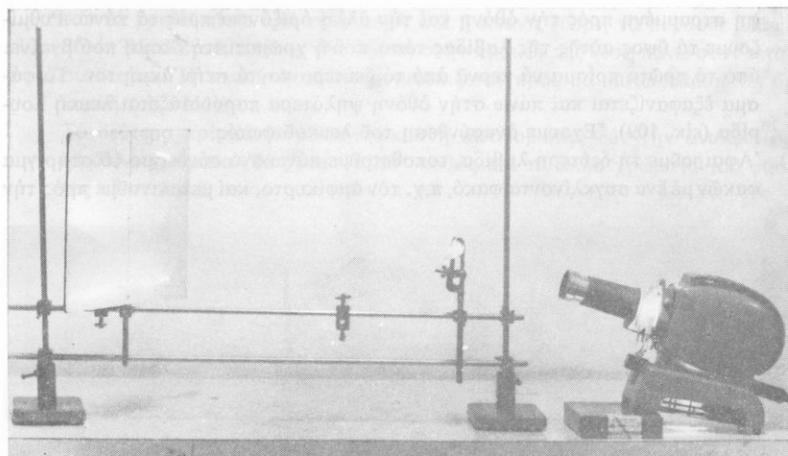


Εἰκ. 108

- 108). Ὅτι τό φάσμα σχηματίζεται χαμηλότερα καὶ ἔξω ἀπό τήν δθόνη, τὴν μετακινοῦμε πρός τὸ μέρος τοῦ προβολέα, ὥσπου νύ παρουσιαστεῖ πάνω σ' αὐτή.
- γ) Πάνω στόν ἐνδιάμεσο κενό σύνδεσμο καὶ σὲ ἀπόσταση 2-3 cm ἀπό τόν πρῶτο μέ τή λαβίδα στερεώνουμε τή δεύτερη λαβίδα μέ τό στέλεχος παράλληλο πρός τό στέλεχος τῆς πρώτης καὶ συγκρατοῦμε μ' αὐτή τό δεύτερο πρίσμα ἀπό τό στέλεχός του μέ τήν ἀκμήν του πρός τά κάτω, τή μιά κάθετη ἔδρα κατακόρυ-

Εἰκ. 109

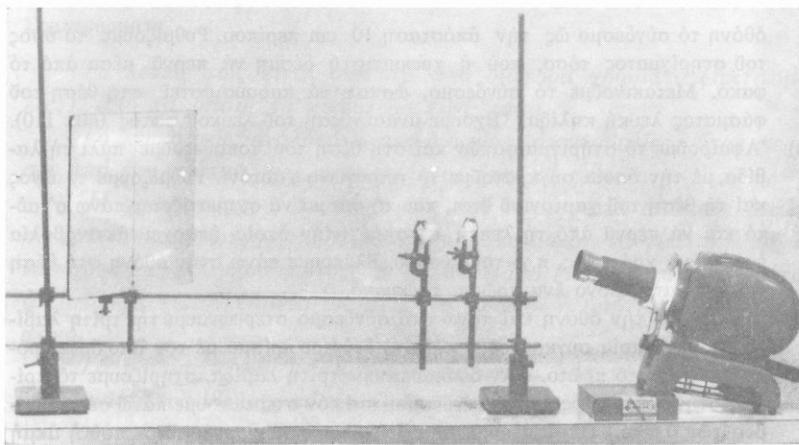

- φη στραμμένη πρός την δύνη και τήν άλλη δριζόντια πρός τά πάνω. Ρυθμίζουμε τό υψος αντής της λαβίδας τόσο, που ή χρωματιστή δέσμη που βγαίνει άπο τό πρώτο πρίσμα νά περνά άπό τό δεύτερο κοντά στήν άκμή του. Τό φάσμα εξαφανίζεται και πάνω στήν δύνη ψηλότερα παρουσιάζεται λευκή λουρίδα (εἰκ. 109). "Εχουμε άνασύνθεση τοῦ λευκοῦ φωτός.
- δ) Άφαιρούμε τή δεύτερη λαβίδα, τοποθετούμε πάνω στό σύνδεσμο τό στήριγμα φακῶν μέ ένα συγκλίνοντα φακό, π.χ. τόν άμφικυρτο, και μετακινούμε πρός τήν

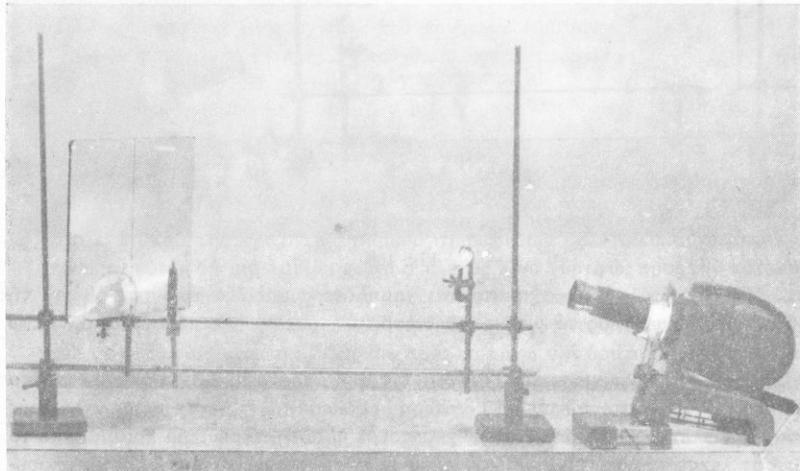


Εἰκ. 110

- δύνη τό σύνδεσμο ὡς τήν άπόσταση 10 cm περίπου. Ρυθμίζουμε τό υψος τοῦ στήριγματος τόσο, που ή χρωματιστή δέσμη νά περνά μέσα άπό τό φακό. Μετακινούμε τό σύνδεσμο, ώσπου νά παρουσιαστεῖ στή θέση τοῦ φάσματος λευκή κηλίδα. "Εχουμε άνασύνθεση τοῦ λευκοῦ φωτός (εἰκ. 110).
- ε) Άφαιρούμε τό στήριγμα φακῶν και στή θέση του τοποθετούμε πάλι τή λαβίδα, μέ τήν δύοια συγκρατούμε τό τετράγωνο χαρτόνι. Ρυθμίζουμε τό υψος και τή θέση τοῦ χαρτονιοῦ ἔτσι, που τό φάσμα νά σχηματίζεται πάνω σ' αὐτό και νά περνά άπό τή λεπτή σχισμή, στήν δύοια ίνπάρχει ἀκτινοβολία ἐνός μόνο χρωματος, π.χ. τοῦ κυανοῦ. Βλέπουμε πάνω στήν δύνη στή θέση τοῦ φάσματος μόνο ένα χρώμα, τό κυανό.
- στ) Άφαιρούμε τήν δύνη και πάνω στό σύνδεσμο στερεώνουμε τήν τρίτη λαβίδα, μέ τήν δύοια συγκρατούμε πάλι τό δεύτερο πρίσμα μέ τόν ίδιο διώμας τρόπο δύως και τό πρώτο. ("Αν δέ διαθέτουμε τρίτη λαβίδα, στηρίζουμε τό πρίσμα στήν τρύπα ἐνός ἀπλοῦ συνδέσμου και τόν στερεώνουμε πάνω σέ μιά ράβδο τῶν 0,80m.) Πλησιάζουμε τό πρίσμα πρός τό χαρτόνι ἔτσι, που ή άκμή

του νά βρεθεῖ πίσω ἀπό τή σχισμή καὶ ή κυανή δέσμη νά περάσει μέσα ἀπ' αὐτό. Τοποθετοῦμε τέλος τήν ὁθόνη στήν ἀρχική της θέση πάνω στόν τέταρτο σύνδεσμο. Ἡ κυανή λουρίδα μετατοπίζεται πρός τά κάτω, παραμένει δμως κυανή (εἰκ. 111).

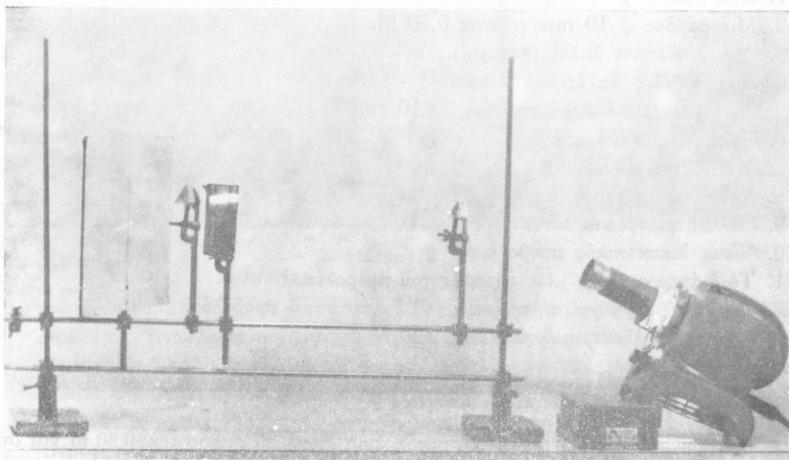Τό δεύτερο πρίσμα ἐκτρέπει τήν κυανή ἀκτινοβολία, δέν τήν ἀναλύει δμως σέ ἄλλα χρώματα. Τό χρῶμα αὐτό καθώς καὶ τά ἄλλα χρώματα τοῦ φάσματος εἶναι ἀπλά.



Εἰκ. 111 Το πρώτο πρίσμα ποστού δεν είναι

Συμπεράσματα

Τό λευκό φῶς εἶναι σύνθετο ἀπό διάφορα χρώματα (ἀκτινοβολίες), ἀπό τά δύο τα τά κυριότερα εἶναι ἑψτά.

Τό λευκό φῶς ἀναλύεται στίς διάφορες ἀκτινοβολίες, δταν περάσει ἀπό ἔνα πρίσμα, καὶ σχηματίζεται ἑτο τό φάσμα.

Ἡ χρωματιστή φωτεινή δέσμη πού προέρχεται ἀπό τήν ἀνάλυση τοῦ λευκοῦ φωτός μπορεῖ νά γίνει πάλι λευκή, νά γίνει δηλαδή ἀνασύνθεση τοῦ λευκοῦ φωτός, ἀν περάσει ἀπό ἔνα ἄλλο δμοιο πρίσμα ἀντίστροφα τοποθετημένο ὡς πρός τό πρῶτο ἢ ἀπό ἔνα συγκλίνοντα φακό.

Τά χρώματα τοῦ φάσματος εἶναι ἀπλά. Ἀρ τό μονοχρωματικό φῶς μιᾶς ἀκτινοβολίας τό περάσουμε ἀπό ἔνα πρίσμα, αντό ἐκτρέπεται ἀπό τό πρίσμα, δέν ἀναλύεται δμως σέ ἄλλα χρώματα.

**Άνασύνθεση τῶν ἀκτινοβολιῶν τοῦ φάσματος μέ περίστρεπτο
κάτοπτρο. Συμπληρωματικά χρώματα**

Αντό τιθένται μετανομαστούμενοι μηχανισμοί αποτελούνται από τη διάταξη της στρογγυλής πλάτης του περίστρεπτου κάτοπτρου με την αντίστοιχη σφραγίδα στην αντίστροφη πλευρά της.

Άπαραίτητα δργανα


1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
4. Δυό λαβίδες ἀπλές.
5. "Ενα κομμάτι σκληρό χαρτόνι 2×10 cm.
6. "Ενα πρίσμα μέ στέλεχος.
7. Μιά δόση δίαιφραγμής.
8. Μιά φυγοκεντρική μηχανή.
9. "Ενα περίστρεπτο κάτοπτρο.
10. "Ενας διασκοπικός προβολέας.
11. Τό διάφραγμα τῆς μιᾶς σχισμῆς τοῦ προβολέα Reuter.
12. "Ενα ίνπόβαθρο γιά τή στήριξη τοῦ διασκοπικοῦ προβολέα.
13. Μιά πηγή ήλεκτρικοῦ ρεύματος 220 V (πρίζα).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Στερεώνουμε πάνω στή μιά χυτοσιδερένια βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m καί σέ γύρω στά 20 cm στηρίζουμε τόν ἔναν ἀπλό σύνδεσμο καί 2-3 cm ψηλότερα τό δεύτερο. Πάνω στούς συνδέσμους στερεώνουμε τίς δυό λαβίδες καί μέ τή χαμηλότερη συγκρατοῦμε ἀπό τό στέλεχός του τό πρίσμα μέ τήν ἀκμή του κατακόρυφη, ἐνδ μέ τήν ψηλότερη τή λουρίδα τοῦ χαρτονιοῦ. Φέρνουμε αὐτή τή λαβίδα σέ τέτοια θέση, που ή μιά μεγάλη πλευρά τοῦ χαρτονιοῦ νά είναι παράλληλη πρός τήν ἀκμή τοῦ πρίσματος τῶν 45° καί νά βρίσκεται μπροστά ἀπ' αὐτή.
- β) Πάνω στή φυγοκεντρική μηχανή στερεώνουμε τό περίστρεπτο κάτοπτρο.
- γ) Πάνω στή δεύτερη βάση στηρίζουμε ἀπευθείας μέ τό στέλεχός της τήν δόση.
- δ) Στό ἔξαρτημα προσαρμογῆς τῶν διαφανειῶν (σλάιτς) τοῦ προβολέα προσαρμόζουμε τό διάφραγμα τῆς μιᾶς σχισμῆς καί τό τοποθετοῦμε στή θέση του. Στρέφουμε τό σωλήνα τοῦ προβολέα, ώσπου νά γίνει ή σχισμή κατακόρυφη, καί τόν ἀκουμπάμε πάνω στό ίνπόβαθρο.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Τροφοδοτοῦμε τόν προβολέα ἀπό τό δίκτυο τῆς πόλεως καί κατευθύνουμε μιά

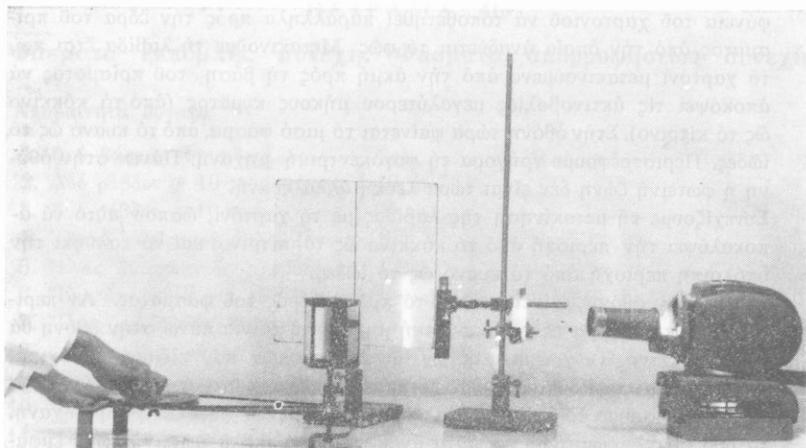

Εἰκ. 112

μετράλ. μηχανή

φωτεινή δέσμη πάνω σέ μιά έδρα τοῦ περίστρεπτου κατόπτρου. Παρακολουθούμε τήν άνακλώμενη δέσμη και τοποθετούμε στήν πορεία της τήν δύθονη σέ άπόσταση 30-40 cm άπό τό κάτοπτρο. Πάνω στήν δύθονη παρουσιάζεται κατακόρυφη φωτεινή λουρίδα. Ρυθμίζουμε τό φακό τοῦ προβολέα, ώσπου ή λουρίδα αύτή νά άποκτήσει όσο γίνεται πιό μικρό πλάτος (εἰκ. 112). Περιστρέφουμε τή φυγοκεντρική μηχανή σιγά σιγά. Ή φωτεινή λουρίδα γράφει μιά ζώνη δριζόντια πού έχει πλάτος, όσο είναι τό ύψος τής φωτεινής λουρίδας.

*Αν ή περιστροφή τής φυγοκεντρικής μηχανής γίνει μέ μεγάλη ταχύτητα ή πιό πάνω ζώνη γίνεται πολύ φωτεινή.

β) Μπροστά άπό τό φακό τοῦ προβολέα τοποθετούμε τό πρίσμα και ρυθμίζουμε τό ύψος τής λαβίδας πού τό κρατά τόσο, πού νά παρεμβληθεῖ στήν πορεία τής δέσμης. *Έμφανίζεται άμεσως έπάνω στήν δύθονη τό φάσμα μέ τά χρώματα πού διαδέχονται τό ένα τό άλλο σάν κατακόρυφες ταινίες. *Αν τό φάσμα δέν έμφανιστεί πάνω στήν δύθονη, στρέφουμε σιγά σιγά τό κάτοπτρο, ώσπου νά έμφανιστεί.

*Αν τώρα μέ τό χέρι μας περιστρέφουμε σιγά σιγά τή φυγοκεντρική μηχανή, τό φάσμα μετατοπίζεται και γράφει τή ζώνη πού άναφέραμε πιό πάνω. *Αν δυμώς ή περιστροφή τής φυγοκεντρικής μηχανής γίνει μέ μεγάλη ταχύτητα, τά χρώματα έξαφανίζονται και ή ταινία φαίνεται λευκή. Αντό συμβαίνει έξαιτίας τής γρήγορης διαδοχής ολών τῶν χρωμάτων σέ κάθε σημεῖο αύτής τής ζώνης (μεταίσθημα).

γ) Σταθεροποιούμε σέ μιά θέση τό κάτοπτρο έτσι, πού νά φαίνεται πάνω στήν δύθονη τό φάσμα. Φέρνουμε τήν ψηλότερη λαβίδα σέ τέτοια θέση, πού ή έπι-

φάνεια του χαρτονιού νά τοποθετηθεί παράλληλα πρός τήν έδρα του πρίσματος, άπό τήν δύοια άναδυεται τό φᾶς. Μετακινούμε τή λαβίδα έτσι, που τό χαρτόνι μετακινούμενο άπό τήν άκμή πρός τή βάση του πρίσματος νά άποκόψει τίς άκτινοβολίες μεγαλύτερου μήκους κύματος (άπό τό κόκκινο ώς τό κίτρινο). Στήν θόρην τώρα φαίνεται τό μισό φάσμα, άπό τό κυανό ώς τό ίαδες. Περιστρέφουμε γρήγορα τή φυγοκεντρική μηχανή. Πάνω στήν θόρην ή φωτεινή ζώνη δέν είναι τώρα λευκή άλλα κυανή.

Συνεχίζουμε τή μετακίνηση τής λαβίδας μέ τό χαρτόνι, ώσπου αυτό νά άποκαλύψει τήν περιοχή άπό τό κόκκινο ώς τό κίτρινο και νά καλύψει τήν ιπόλοιπη περιοχή άπό τό κυανό ώς τό ίαδες.

Πάνω στήν θόρην φαίνεται τώρα τό πρότο μέρος του φάσματος. "Αν περιστρέφουμε γρήγορα τή φυγοκεντρική μηχανή, ή ταινία πάνω στήν θόρην θά φανεῖ κόκκινη. Τά χρώματα αυτῶν τῶν δύο ταινῶν πού είδαμε διαδοχικά, τό κυανό και τό κόκκινο, είναι χρώματα συμπληρωματικά.

"Αν άφαιρέσουμε τό χαρτόνι και περιστρέφουμε τή φυγοκεντρική μηχανή, τά δύο συμπληρωματικά χρώματα άνακατεύονται και ή φωτεινή ζώνη έμφανίζεται λευκή.

Συμπέρασμα

Μέ τό περίστρεπτο κάτοπτρο, στηριζόμενο στό ψυχολογικό φανόμενο του μεταισθήματος ή μετεικάσματος, υποροῦμε νά δείξουμε τήν άνασύνθεση του λευκού φωτός άπό τίς διάφορες άκτινοβολίες του φάσματος, καθώς και τά συμπληρωματικά χρώματα.

Παρατήρηση

"Η μέθοδος αυτή, πού είναι άνάλογη μέ τήν άνασύνθεση μέ τό δίσκο του Νεύτωνα, πλεονεκτεῖ άπό έκείνη, γιατί έδω έχουμε όλα τά χρώματα του φάσματος και τό άποτέλεσμα τής συνθέσεως είναι πραγματικά λευκό και δχι σταχτί.

Από την έννοια της προσέταξης της οποίας αποτελείται το πρότυπο της φωτισμού, η προσέταξη είναι ένας μεταναστευτικός πορευόμενος παραγόντας την προσέταξη της φωτισμού. Η προσέταξη είναι ένας μεταναστευτικός πορευόμενος παραγόντας την προσέταξη της φωτισμού.

Φυγοκαμψόμενη στην προσέταξη, η προσέταξη αφυγοκαμψόμενη τους πολλούς την έννοια της προσέταξης είναι ένας μεταναστευτικός πορευόμενος παραγόντας την προσέταξη της φωτισμού. Η προσέταξη είναι ένας μεταναστευτικός πορευόμενος παραγόντας την προσέταξη της φωτισμού.

Επεξέλεγκτη την προσέταξη, η προσέταξη είναι ένας μεταναστευτικός πορευόμενος παραγόντας την προσέταξη της φωτισμού.

Φάσματα ἐκπομπῆς συνεχή. Φάσματα ἀπορροφήσεως συνεχή

*Απαραίτητα ὅργανα


1. Δυό βάσεις χυτοσιδερέιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,30 m.
4. Ὁκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. "Ενας διασκοπικός προβολέας.
6. "Ενας ὑπόβαθρο γιά τό διασκοπικό προβολέα.
7. "Ενας προβολέας Reuter.
8. Δυό λαβίδες ἀπλές.
9. "Ενα πρίσμα μέ στέλεχος.
10. "Ενα στήριγμα φακῶν ἢ κατόπτρων.
11. "Ενα διπτικό φράγμα (ΟΠ 115.0).
12. Μιά σειρά ἀπό χρωματιστά φίλτρα (γυαλιά).
13. "Ενα τραπεζίδιο μεταβλητοῦ ψύους.
14. Μιά λεκάνη γυάλινη ἢ ἀπό διαφανές πλαστικό $4 \times 9 \times 12$ cm (ΟΠ 200.0).
15. Λίγο διάλυμα θειουκοῦ χαλκοῦ.
16. Μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ἢ μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Συναρμολογοῦμε διπτική τράπεζα.
- β) Στηρίζουμε στό ἓνα ἄκρο τῆς δριζόντιας ράβδου τῆς διπτικῆς τράπεζας ἓνα σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τὴν ὀθόνη μέ τό ἐπίπεδο κάθετο πάνω στόν ἄξονα τῆς διπτικῆς τράπεζας. Στό ἄλλο ἄκρο στερεώνουμε δεύτερο σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τῇ λαβίδᾳ, μέ τὴν δποία συγκρατοῦμε τό πρίσμα μέ τίς ἀκμές του κατακόρυφες.
- γ) Προσαρμόζουμε τό διάφραγμα τῆς μιᾶς σχισμῆς τοῦ προβολέα Reuter στό ἔξαρτημα προσαρμογῆς τῶν διαφανειῶν (σλάιτς) τοῦ διασκοπικοῦ προβολέα καὶ τό τοποθετοῦμε στή θέση του. Στρέφουμε τό σωλήνα τοῦ προβολέα, ὅσο χρειάζεται, γιά νά γίνει ἡ σχισμή κατακόρυφη, καὶ τὸν ἀκουμπάμε πάνω στό ὑπόβαθρο στήν ἀρχή τῆς διπτικῆς τράπεζας. Ἀντί τοῦ διασκοπικοῦ προβολέα μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε τόν προβολέα Reuter, πού τόν τοποθετοῦμε στήν ἀρχή τῆς δριζόντιας ράβδου τῆς διπτικῆς τράπεζας μπροστά ἀπό τό πρίσμα: τότε ὅμως τό φάσμα πού θά πάρουμε θά εἶναι πολύ λιγότερο φωτεινό.

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος


- α) Τροφοδοτοῦμε τό διασκοπικό προβολέα ἀπό τό δίκτυο τῆς πόλεως ἢ τόν προβολέα Reuter ἀπό τό μετασχηματιστή μέ τάση 6-8 V καὶ κατευθύνουμε τή φωτει-

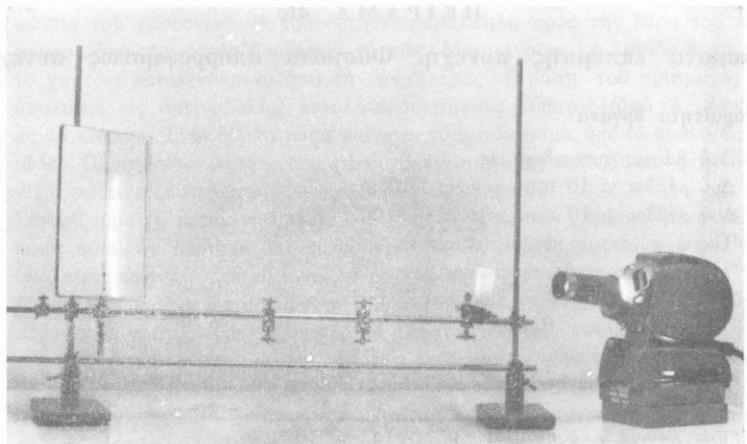

Eik. 113


νή δέσμη πάνω στό πρίσμα. Στρέφουμε κατάλληλα τό πρίσμα γύρω από τόν κατακόρυφο αξονα, ώσπου νά πάρουμε τό φάσμα στό μέσο τής δθόνης (εικ. 113). Παρατηροῦμε πώς αύτό ἀποτελεῖται ἀπό μιά χρωματιστή ταινία, πού τά χρώματα διαδέχονται τό ἔνα τό ἄλλο συνεχῶς χωρίς διακοπή. "Έχουμε ἔνα φάσμα συνεχές. Φάσμα ἐκπομπῆς συνεχές, πού προέρχεται ἀπό τό φῶς ἐνός διάπυρου στερεού σώματος, τοῦ νήματος τής λάμπας τοῦ προβολέα.


Eik. 114

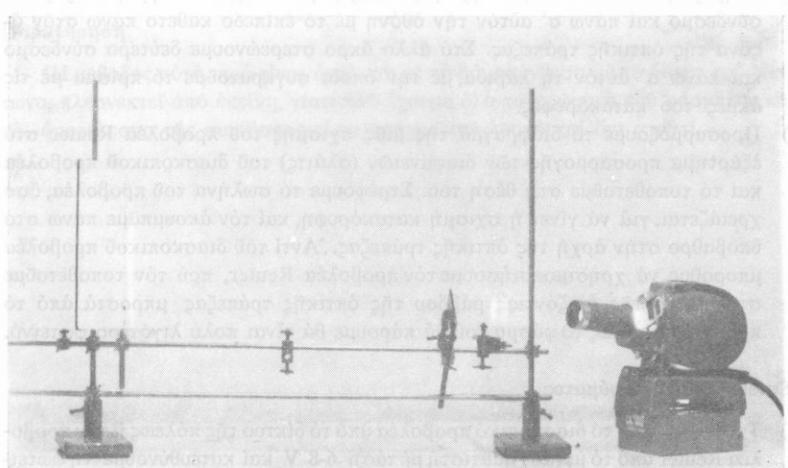

- β) Κοντά στό σύνδεσμο μέ τή λαβίδα στερεώνουμε μέ έναν ἄλλο σύνδεσμο τή δεύτερη λαβίδα και συγκρατοῦμε μ' αὐτή ἔνα χρωματιστό φίλτρο, π.χ. τό κόκκινο. Ρυθμίζουμε τή θέση τοῦ φίλτρου ἐτσι, πού τό φῶς πού βγαίνει ἀπό τό πρίσμα νά περνᾶ μέσα ἀπ' αὐτό (εἰκ. 114). Παρατηροῦμε πώς στό φάσμα παραμένει μόνο ἡ κόκκινη περιοχή, ἐνῷ δλες οί ἄλλες ἀκτινοβολίες ἀπορροφῶνται.
- *Αντικαθιστώντας τό κόκκινο φίλτρο μέ τό πράσινο ἡ τό κυανό, παρατηροῦμε πώς στό φάσμα κάθε φορά παραμένει ἡ περιοχή ἡ ἀντίστοιχη μέ τό χρῆμα τοῦ φίλτρου.
- Στό φάσμα πού ἀπομένει πάνω στήν ὅθονη ἔχεωμε μιά ὀλόκληρη περιοχή χρωμάτων. Είναι τό φάσμα αὐτό ἔνα φάσμα ἀπορροφήσεως συνεχές, πού προῆλθε ἀπό τήν ἀπορρόφηση ἀκτινοβολιῶν τοῦ συνεχοῦς φάσματος ἐκπομπῆς τοῦ διάπυρου νήματος τῆς λάμπας ἀπό τά χρωματιστά φίλτρα.
- γ) *Αφαιροῦμε τή λαβίδα μέ τό φίλτρο και στή θέση τής στερεώνουμε τό τραπεζίδιο μεταβλητοῦ ψυφούς, ἐπάνω στό όποιο ἀκουμπάμε τή λεκάνη. Γεμίζουμε τή λεκάνη μέ διάλυμα θειικοῦ χαλκοῦ, μέσα στό όποιο προσθέτουμε λίγες σταγόνες θειικοῦ δέξος. Ρυθμίζουμε τή θέση τῆς λεκάνης ἐτσι, πού τό φῶς πού βγαίνει ἀπό τό πρίσμα νά περνᾶ μέσα ἀπό τό διάλυμα.
- Παρατηροῦμε πάλι ἀπορρόφηση δλων τῶν ἀκτινοβολιῶν τοῦ φάσματος ἐκτός ἀπό μιά λουρίδα στήν περιοχή τοῦ κυανοῦ (εἰκ. 115). *Έχουμε πάλι ἔνα φάσμα ἀπορροφήσεως πού προέρχεται ἀπό τήν ἀπορρόφηση ἀκτινοβολιῶν ἀπό ἔνα χρωματιστό ύγρο σῶμα.
- δ) *Απομακρύνομε τό τραπεζίδιο μέ τή λεκάνη και τή λαβίδα μέ τό πρίσμα, στή θέση τῆς όποιας στηρίζουμε τό στήριγμα φακῶν μέ τό δπτικό φράγμα.

Εἰκ. 115

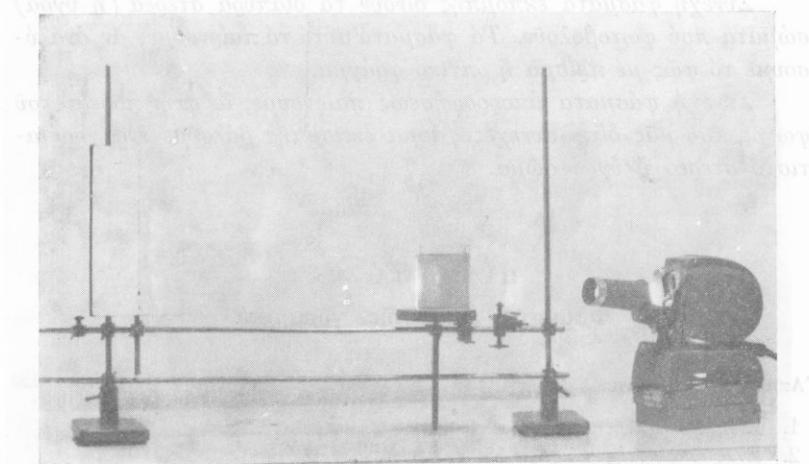

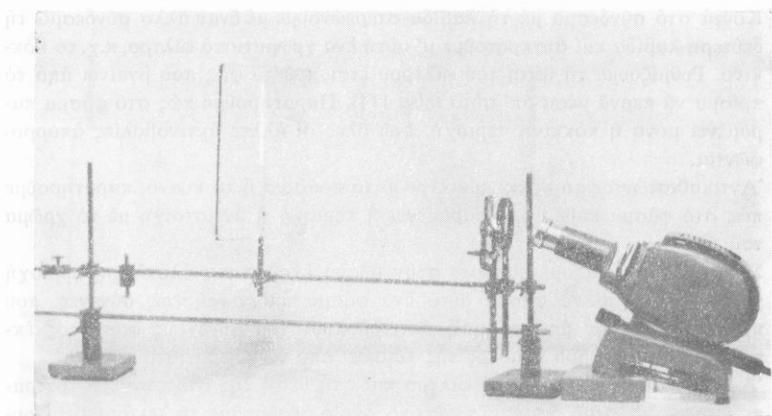

Εἰκ. 116

- Παρατηροῦμε πάλι στήν δύονη τό συνεχές φάσμα ἐκπομπῆς τοῦ νήματος τῆς λάμπας· τώρα δύμως εἶναι κατά πολὺ ἐντονότερο.
- ε) Βάζουμε μπροστά στό διάλυμα τά χρωματιστά φίλτρα (εἰκ. 116) ή τό διάλυμα τοῦ θεικοῦ χαλκοῦ καὶ παρατηροῦμε τά ἀντίστοιχα φάσματα ἀπορφήσεως εὐκρινέστερα ἀπό τά προηγούμενα.

Συμπεράσματα

Συνεχή φάσματα ἐκπομπῆς δίνουν τά διάπυρα στερεά (ἢ ὑγρά) σώματα πού φωτοβολοῦν. Τά φάσματα αντά τά παίρνονται, ἢν ἀναλύσονται τό φῶς μέ πρίσμα ἢ διάλυμα.

Συνεχή φάσματα ἀπορροφήσεως παίρνονται, ἢν στήν πορεία τοῦ φωτός πού μᾶς δίνει συνεχές φάσμα ἐκπομπῆς βάλονται ἔνα χρωματιστό στερεό ἢ ὑγρό σῶμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 42ο

Φάσματα ἐκπομπῆς γραμμικά

*Απαραίτητα ὅργανα

1. "Ἐνας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. "Ἐνας ἀνορθωτής σεληνίου 55 V, 10 A.

3. "Ενα πηγίο Ruhmkorff.
4. Μιά σειρά σωλήνων Geissler.
5. Τέσσερα καλώδια συνδέσεως μήκους 30 cm περίπου.
6. Δυό καλώδια συνδέσεως μήκους 70 cm περίπου.
7. Μιά βάση χυτοσιδερίνια.
8. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,80 m.
9. "Ένας σύνδεσμος άπλός (σταυρός).
10. "Ένα στήριγμα άερόκενων σωλήνων.
11. "Ένα διπλικό φράγμα.


Από την επιφάνεια της αποστολής πάντα πρέπει να λαμβάνεται μέτρο αποστολής! (Υπομονετική πειραματική διατάξεως)

- a) Μέ τά τέσσερα καλώδια τῶν 30 cm συνδέουμε τό μετασχηματιστή μέ τόν άνορθωτή σέ τάση 8-10 V και αὐτόν μέ τό πηγίο Ruhmkorff.
- β) Στηρίζουμε πάνω στή βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m και στό μέσο τοῦ ψυφονις της μέ τόν άπλό σύνδεσμο τό στήριγμα άερόκενων σωλήνων κατακόρυφο. Πάνω στό στήριγμα τοποθετοῦμε ἔνα σωλήνα Geissler και μέ τά δυό καλώδια τῶν 30 cm συνδέουμε τούς ἀκροδέκτες μέ τό δευτερεύον τοῦ πηγίου Ruhmkorff.

Έκτελεση τοῦ πειράματος

- α) Κλείνουμε τό διακόπτη τοῦ πηγίου Ruhmkorff, δόποτε αὐτό διεγείρεται και ὁ σωλήνας Geissler φωτοβολεῖ. Μέ τό διπλικό φράγμα, πού τό κρατάμε μέ τό χέρι μας, παρατηροῦμε τό φῶς πού ἐκπέμπει ὁ σωλήνας (εἰκ. 117). Στρέφομε τό

Εἰκ. 117

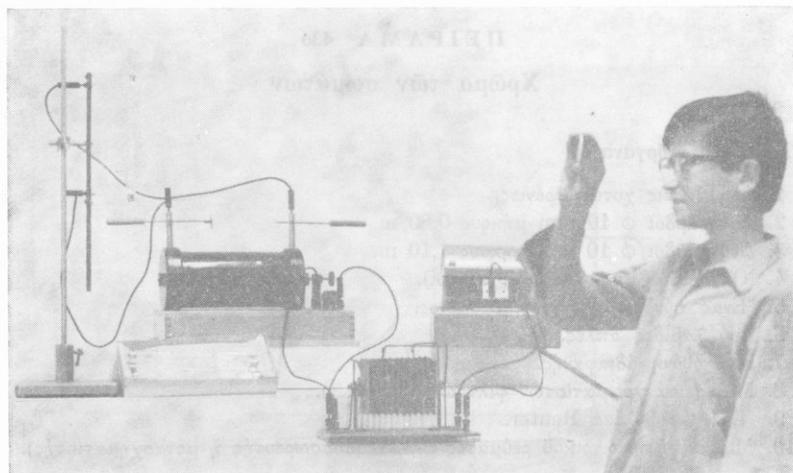

φράγμα γύρω ἀπό ἄξονα κάθετο πάνω στό ἐπίπεδό του, πού περνᾶ ἀπό τό κέντρο τοῦ κυκλικοῦ του πλαισίου, ώσπου νά δοῦμε τό φάσμα μέ τίς γραμμές κατακόρυφες παράπλευρα τοῦ σωλήνα καὶ στό ἴδιο ύψος μέ αὐτόν. Παρατηροῦμε πώς τό φάσμα αὐτό ἀποτελεῖται ἀπό φωτεινές γραμμές πού χωρίζονται καθαρά ἡ μά ἀπό τήν ἄλλη. Ἐχουμε ἔνα φάσμα γραμμικό.

β) Διακόπτουμε τό ρεῦμα καὶ ἀντικαθιστοῦμε τό σωλήνα Geissler μέ ἔναν ἄλλο πού περιέχει διαφορετικό ἀέριο. Ἐργάζόμαστε ὅπως καὶ πιό πάνω, δπότε παρατηροῦμε πάλι φάσμα γραμμικό μέ τίς γραμμές του όμως διαφορετικές ἀπό τίς προηγούμενες.

γ) Ἀλλάζομε στή συνέχεια σωλήνα, ώσπου νά παρατηρήσουμε τά φάσματα πού μᾶς δίνουν δῆλοι οἱ σωλήνες τῆς σειρᾶς. Κάθενας ἀπό αὐτούς μᾶς δίνει ἔνα σύστημα φωτεινῶν γραμμῶν πού χαρακτηρίζει τό ἀέριο πού περιέχει.

Συμπέρασμα

Τά ἀέρια, ὅταν διεγείρονται σέ ἀκτινοβολία, δίνουν φάσματα ἐκπομπῆς γραμμικά, πού ἀποτελοῦνται ἀπό ἔνα σύνολο φωτεινῶν γραμμῶν, οἱ ὅποιες χαρακτηρίζουν τό ἀέριο πού ἐκπέμπει τό φᾶς.

Σημείωση

Τό πείραμα αὐτό πρέπει νά γίνεται σέ σκοτεινό χώρο.

Επειρασματικό έργο

Π Ε Ι Ρ Α Μ Α 430

Χρῶμα τῶν σωμάτων

*Απαραίτητα ὅργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Ὁκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Δυό λαβίδες ἀπλές.
7. Μιά δόθόη ἀδιαφανής.
8. Μιά σειρά χρωματιστῶν φίλτρων (γυάλινων).
9. "Ενας προβολέας Reuter.
10. Μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ἢ μετασχηματιστής).


Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- α) Συναρμολογούμε διπλή τράπεζα.
- β) Στό ἔνα ἄκρο τῆς δριζόντιας ράβδου τῆς διπλής τράπεζας στερεώνουμε ἔνα σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τὸν προβολέα Reuter μέ τὸν ἄξονα παράλληλο πρὸς τὴν δριζόντια ράβδο. Μπροστά ὑπὸ τὸν προβολέα στερεώνουμε δεύτερο σύνδεσμο, πάνω σ' αὐτὸν τὴ μιὰ λαβίδα καὶ μ' αὐτὴ συγκρατοῦμε ἔνα χρωματιστὸ φίλτρο, π.χ. τὸ κόκκινο. Ἀφήνουμε ἔνα σύνδεσμο κενό καὶ στὸ ἄλλο ἄκρο τῆς διπλῆς τράπεζας ἐπάνω σὲ τέταρτο σύνδεσμο στηρίζουμε τὴν διθόνη μέ τὸ ἐπίπεδο κάθετο πάνω στὴν δριζόντια ράβδο.

Έκτελεση τοῦ πειράματος

- α) Τροφοδοτοῦμε χωρίς διάφραγμα τὸν προβολέα μέ τάση 6-8 V καὶ κατευθύνουμε πρὸς τὴν διθόνη φωτεινή δέσμη. Ρυθμίζουμε τὴ θέση τοῦ στελέχους ἔτσι, ποὺ νά σχηματιστεῖ πάνω στὴν διθόνη φωτεινός κύκλος. Ἀνυψώνουμε τὴ λαβίδα τόσο, ποὺ τὸ χρωματιστὸ φίλτρο νά κόψει τὴν πορεία τῆς δέσμης. Ὁ φωτεινός κύκλος ἐπάνω στὴν διθόνη γίνεται κόκκινος. Τὸ κόκκινο γοαλί (φίλτρο) ἀπορρόφησε δλες τὶς ἀκτινοβολίες ἐκτός ἀπὸ τὶς κόκκινες, ἐκτός δηλαδὴ ἀπὸ τὶς ἀκτινοβολίες τοῦ χρώματος μέ τὸ δόποιο φαίνεται (εἰκ. 118).
- β) Ἀντικαθιστοῦμε τὸ κόκκινο φίλτρο μέ φίλτρα ἄλλων χρωμάτων, πράσινο, κυανό καὶ ὅτι ἄλλο ἔχουμε. Ὁ φωτεινός κύκλος κάθε φορά φαίνεται μέ τὸ ἀντίστοιχο χρῶμα.
- γ) Τοποθετοῦμε πάλι στὴ λαβίδα τὸ κόκκινο φίλτρο. Ὁ κύκλος ἐπάνω στὴν διθόνη γίνεται κόκκινος. Στό κενό σύνδεσμο τοποθετοῦμε τὴ δεύτερη λαβίδα καὶ συγκρατοῦμε μ' αὐτὴ τὸ κυανό φίλτρο. Ρυθμίζουμε τὸ ὑψος τῆς τόσο, ποὺ

Εἰκ. 118

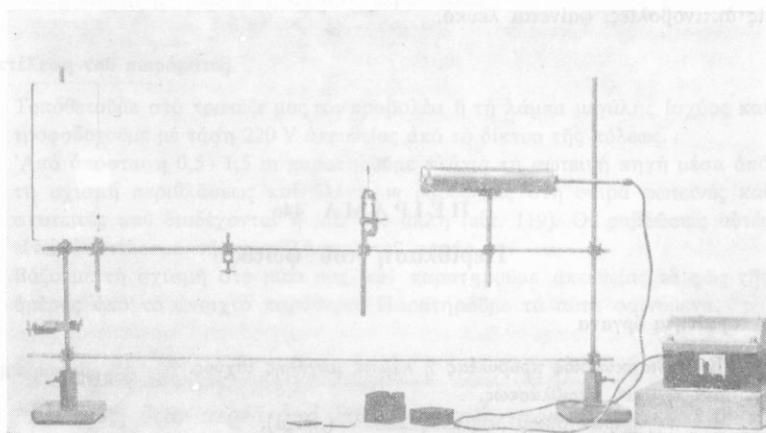

τό κυανό φίλτρο νά κόψει τήν πορεία τῆς κόκκινης δέσμης που βγαίνει άπό τό κόκκινο φίλτρο. "Ο φωτεινός κύκλος έξαφανίζεται. "Αν άπό τό μέρος τῆς δόθης βάλονυμε τό μάτι μας, βλέπονυμε τό κυανό φίλτρο σάν μαῦρο. Τό κυανό φίλτρο άπορρόφησε τήν κόκκινη άκτινοβολία. συνεπώς στό μάτι μας δέ φτάνει φῶς και ἔτσι τό σῶμα (τό κυανό φίλτρο) φαίνεται μαῦρο.

Συμπεράσματα

Τά χρωματιστά διαφανή σώματα παρουσιάζουν τό χρῶμα τῆς άκτινοβολίας που περνᾶ μέσα ἀπό αὐτά. Τό κόκκινο γναλί ἀπορροφᾶ δὲλες τίς άκτινοβολίες ἐκτός ἀπό τίς κόκκινες, γι' αὐτό φαίνεται κόκκινο. Τό γναλί αὐτό εἶναι διαφανές μόνο γιά τίς κόκκινες άκτινοβολίες.

"Αν ἔπανω σέ ἔνα χρωματιστό διαφανές σῶμα προσπέσει άκτινοβολία διαφορετική ἀπό τό χρῶμα του, αὐτή ἀπορροφᾶται καὶ ἔτσι καμιά άκτινοβολία δέν περνᾶ ἀπ' αὐτό. Τό μάτι μας τότε δέ βλέπει τό σῶμα αὐτό, δηλαδή τό βλέπει μαῦρο μέσα στό φωτεινό πλαίσιο τοῦ περιβάλλοντος.

Σημείωση

Άναλογα μέ τά πιό πάνω τά άδιαφανή χρωματιστά σώματα ἀπορροφοῦν δὲλες τίς άκτινοβολίες καὶ διαχέουν μόνο ἑκεῖνες που ἔχουν τό χρῶμα τους. "Αν ἔνα κόκκινο ψαφέμα τό φωτίσουμε μέ κυανή άκτινοβολία ἢ τό δοῦμε βάζοντας στό μάτι μας ἔνα κυανό φίλτρο, θά τό δοῦμε μαῦρο. "Αν ἔνα σῶμα διαχέει δὲλες τίς άκτινοβολίες, φαίνεται λευκό.

Απαραίτητα ὅργανα

1. "Ενας διασκοπικός προβολέας ἢ λάμπα μεγάλης ίσχύος.
2. Μιά σχισμή περιθλάσσεως.
3. Μιά πηγή ηλεκτρικοῦ ρεύματος 220 V (πρίζα).



Εἰκ. 119

Κατασκευή σχισμῆς περιθλάσεως

Παίρνουμε μιά άντικειμενοφόρο πλάκα και δένουμε γύρω της κατά μήκος του μεγάλου της ξένα ένα λεπτό πλαστικό νήμα. Χρωματίζουμε τήν άντικειμενοφόρο πλάκα μαύρη μέ ψεκαστήρα (πιστόλι βαφῆς) και τήν άφηνουμε νά στεγνώσει. Όταν στεγνώσει καλά, βγάζουμε μέ προσοχή τό νήμα. Επειδή τό χρώμα δέν περνά κάτω από τό νήμα, παραμένει στή θέση του μιά λεπτή διαφανής γραμμή, η σχισμή περιθλάσεως.

Έκτελεση τοῦ πειράματος

- Τοποθετοῦμε στό τραπέζι μας τόν προβολέα ή τή λάμπα μεγάλης ίσχυός και τροφοδοτοῦμε μέ τάση 220 V άπευθείας από τό δίκτυο τής πόλεως.
 - Άπο απόσταση 0,5 - 1,5 m παρατηροῦμε πλάγια τή φωτεινή πηγή μέσα από τή σχισμή περιθλάσεως και βλέπουμε ραβδώσεις στή σειρά φωτεινές και σκοτεινές πού διαδέχονται ή μιά τήν άλλη (εἰκ. 119). Οι ραβδώσεις αντές είναι άποτέλεσμα τής περιθλάσεως τοῦ φωτός.
 - Βάζουμε τή σχισμή στό μάτι μας και παρατηροῦμε άπευθείας τό φῶς τής ήμέρας από τό άνοιχτό παράθυρο. Παρατηροῦμε τά αντά φαινόμενα.
- Συμπέρασμα** Τό φῶς, όταν περνά από λεπτή σχισμή, περιθλάται.

Μέτρηση του μήκους κύματος του φωτός με διπλό φράγμα

*Απαραίτητα όργανα


1. Δυο βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυο ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
3. Δυο ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,30 m.
4. Όκτώ σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
5. Μιά λαβίδα άπλη.
6. Μιά δύθονη άδιαφανής.
7. "Ενας κανόνας δριθμημένος του 1m.
8. "Ενα υπόδεικματρο.
9. "Ενα διπλικό φράγμα.
10. Μιά σειρά χρωματιστῶν φίλτρων.
11. "Ενας διασκοπικός προβολέας.
12. "Ενα διάφραγμα μιᾶς σχισμῆς του προβολέα Reuter.
13. "Ενα υπόβαθρο γιά τή στήριξη του διασκοπικού προβολέα.
14. Μιά πηγή ηλεκτρικοῦ ρεύματος 220 V (πρίζα).

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- α) Συναρμολογούμε διπλική τράπεζα χρησιμοποιώντας στούς δρθιστάτες τίς ράβδους τῶν 0,30 m.
- β) Στό μέσο περίπου τῆς δριζόντιας ράβδου τῆς διπλικῆς τράπεζας στηρίζουμε ἔναν άπλο σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτὸν τήν δύθονη μὲ τό ἐπίπεδο κάθετο πάνω στή ράβδο.
- γ) Στό ἔξαρτημα προσαρμογῆς τῶν διαφανειῶν (σλάιτς) του προβολέα προσαρμόζουμε τό διάφραγμα τῆς μιᾶς σχισμῆς καὶ τό τοποθετοῦμε στή θέση του. Στρέφουμε τό σωλήνα του προβολέα, ὅσο χρειάζεται γιά νά γίνει ή σχισμή κατακόρυφη, καὶ τόν ἀκουμπάμε πάνω στό υπόβαθρο.

*Έκτέλεση του πειράματος

- α) Τροφοδοτοῦμε τόν προβολέα ἀπευθείας ἀπό τό δίκτυο τῆς πόλεως καὶ ρυθμίζουμε τό φακό του ἔτσι, πού ή φωτεινή λουρίδα πού σχηματίζεται πάνω στήν δύθονη νά έχει ὅσο γίνεται πιό λίγο πλάτος.
- β) Πάνω στήν δριζόντια ράβδο τῆς διπλικῆς τράπεζας καὶ μπροστά ἀπό τό φακό τού προβολέα στερεώνουμε ἔνα σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτόν τή λαβίδα μέ τό διπλικό φράγμα. Χαλαρώνουμε τό σφιχτήρα τῆς λαβίδας καὶ στρέφουμε τό διπλικό φράγμα γύρω ἀπό ἄξονα κάθετο πάνω στό ἐπίπεδο του καὶ πού περνᾶ ἀπό τό κέντρο του, ὥσπου τό φάσμα πού σχηματίζεται πάνω στήν δύθονη νά

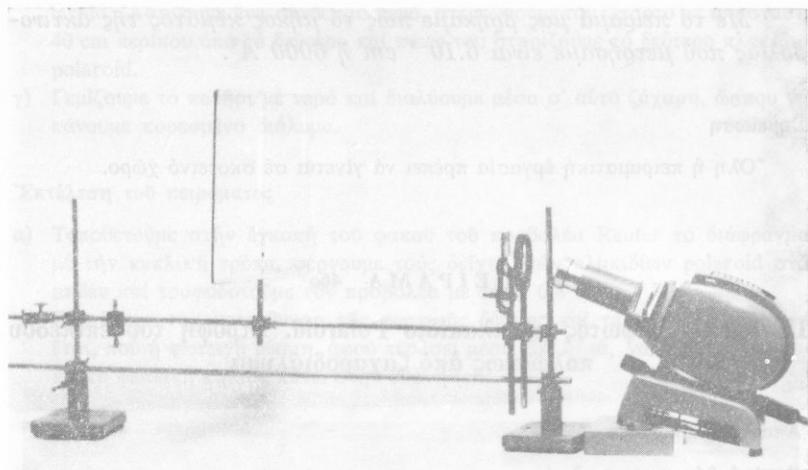

Εἰκ. 120

βρεθεῖ στό ίδιο ύψος μέ τό φωτεινό είδωλο τής σχισμῆς. Μπροστά ἀπό τό φράγμα καί σέ ἐπαφή μαζί του πάνω στήν ίδια λαβίδα συγκρατοῦμε ἔνα χρωματιστό φίλτρο π.χ. τό κόκκινο. Πάνω στήν δθόνη παρατηροῦμε τήν κόκκινη γραμμή λόγω περιθλάσεως πρώτης τάξεως (εἰκ. 120).

γ) Κάνουμε τίς πιό κάτω μετρήσεις :

Μέ τόν ἀριθμημένο κανόνα μετρᾶμε τήν ἀπόσταση τής δθόνης ἀπό τό φράγμα καί τή βρίσκουμε π.χ. $d = 37 \text{ cm}$. Μέ τό υποδεκάμετρο μετρᾶμε τήν ἀπόσταση τής κόκκινης γραμμῆς ἀπό τό κεντρικό φωτεινό είδωλο τής σχισμῆς ἐπάνω στήν δθόνη καί τή βρίσκουμε π.χ. $x = 11,2 \text{ cm}$.

Κάνουμε τούς πιό κάτω υπολογισμούς :

“Οπως είναι γνωστό ίσχύει ή σχέση $\lambda = \frac{2ax}{nd}$. ” Εδῶ είναι $x = 11,2 \text{ cm}$,

$$d = 37 \text{ cm}, n = 1 \quad \text{καί} \quad 2a = \frac{1}{500} \text{ mm} \quad \text{η} \quad 2a = \frac{1}{5000} \text{ cm,} \quad \text{ἀφοῦ τό φράγ-}$$

μα ἔχει 500 γραμμές σέ κάθε χιλιοστόμετρο.

$$\frac{1 \text{ cm}}{5000} \cdot 11,2 \text{ cm} \\ \text{“Αντικαθιστοῦμε καί βρίσκουμε } \lambda = \frac{5000}{1 \cdot 37 \text{ cm}} = 6 \cdot 10^{-5} \text{ cm.}$$

Συμπεράσματα

Μποροῦμε μέ τά ὀπτικά φράγματα νά μετρήσουμε τό μῆκος κύματος μιᾶς φωτεινῆς ἀκτινοβολίας.

Μέ τό πείραμά μας βρήκαμε πώς τό μήκος κύματος τής άκτινοβολίας πού μετρήσαμε είναι $6 \cdot 10^{-5}$ cm ή 6000 Å° .

Σημείωση

"Ολη η πειραματική έργασία πρέπει νά γίνεται σέ σκοτεινό χώρο.

ΠΕΙΡΑΜΑ 46ο

Πόλωση τοῦ φωτός μέ πλακίδιο Polaroid. Στροφή τοῦ έπιπέδου πολύσεως ἀπό ζαχαροδιάλυμα

*Απαραίτητα δργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι $\phi 10$ mm μήκους 1,10 m.
3. Δυό ράβδοι $\phi 10$ mm μήκους 0,80 m.
4. 'Οκτώ σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Μιά δόθηκ αδιαφανής.
7. "Ενα τραπεζίδιο μεταβλητοῦ όψους.
8. Μιά λεκάνη γυάλινη ή ἀπό διαφανές πλαστικό $4 \times 9 \times 12$ cm.
9. "Ενα ζευγάρι πλακίδια polaroid.
10. "Ενας προβολέας Reuter.
11. "Ενα ποτήρι 400 ml.
12. "Ενα πλαστικό κουταλάκι.
13. Λίγη ζάχαρη.
14. Μιά πηγή ήλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (συσσωρευτής ή μετασχηματιστής).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Συναρμολογούμε διπτική τράπεζα.
- β) Στό ἔνα ἄκρο τής δριζόντιας ράβδου τής διπτικῆς τράπεζας στερεώνουμε ἐναν ἀπλό σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτόν τήν δόθηκ μέ τό έπιπεδο κάθετο πάνω στή ράβδο. Πάνω στήν κατακόρυφη ράβδο στό ἄλλο ἄκρο τής διπτικῆς τράπεζας στερεώνουμε τόν περιστρεφόμενο σύνδεσμο μέ τόν ἄξονά του κατά τή διεύθυνση τής δριζόντιας ράβδου καὶ πάνω του στηρίζουμε τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχος δριζόντιο ή ἐλαφρά γυρτό.


Μπροστά ἀπό τόν προβολέα καὶ σέ ἀπόσταση 20 cm περίπου ἀπό τό φακό του στερεώνουμε δεύτερο σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτόν τό ἔνα πλακίδιο ρο-

- laroid. Αφήνουμε ένα σύνδεσμο κενό, στερεώνουμε τόν τέταρτο σέ απόσταση 40 cm περίπου άπό τό δεύτερο και πάνω του στηρίζουμε τό δεύτερο πλακιδίο polaroid.
- γ) Γεμίζουμε τό ποτήρι μέ νερό και διαλύνουμε μέσα σ' αυτό ζάχαρη, ώσπου νά κάνουμε κορεσμένο διάλυμα.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Τοποθετούμε στήν έγκοπή τοῦ φακοῦ τοῦ προβολέα Reuter τό διάφραγμα μέ τήν κυκλική τρύπα, φέρνουμε τούς δείχτες τῶν πλακιδίων polaroid στό μηδέν και τροφοδοτούμε τόν προβολέα μέ τάση 6-8 V.


Ρυθμίζουμε τήν κατεύθυνση τῆς φωτεινῆς δέσμης και τά ύψη τῶν polaroid ἔτσι, πού ή φωτεινή δέσμη, ἀφοῦ περάσει μέσα ἀπ' αυτά, νά σχηματίσει κυκλική φωτεινή κηλίδα πάνω στήν δθόνη (εἰκ. 121).

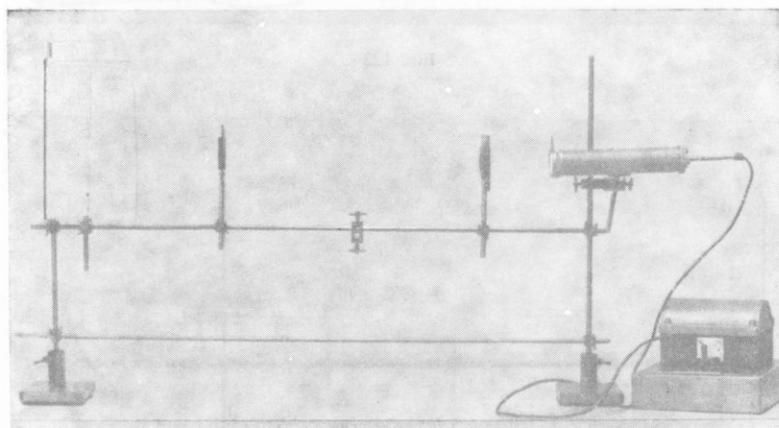


Εἰκ. 121

Τά χαρακτηριστικά ἐπίπεδα τῶν δυό polaroid είναι παράλληλα. Τό πρῶτο ἐνεργεῖ ως πολωτής. Τό φῶς πού περνᾶ πίσω ἀπ' αυτό είναι πολωμένο. Στρέφουμε τόν ειδικό βραχίονα τοῦ δεύτερου polaroid, ώσπου δείχτης του νά δείξει γωνία 90°. Η φωτεινή κηλίδα ἔξαφανίζεται (εἰκ. 122). Τό φῶς δέν περνᾶ ἀπό τό δεύτερο polaroid, γιατί τό χαρακτηριστικό του ἐπίπεδο είναι κάθετο πάνω στό χαρακτηριστικό ἐπίπεδο τοῦ πρώτου.

- β) Στόν έλεύθερο σύνδεσμο ἀνάμεσα στά δυό polaroid στηρίζουμε τό τραπεζίδιο μεταβλητού ψυσούς, ἀκουμπάμε πάνω του τή λεκάνη και τή γεμίζουμε μέ ζαχαροδιάλυμα. Παρατηρούμε πώς ή φωτεινή κηλίδα πάνω στήν δθόνη ξανα-εμφανίζεται. Τό ἐπίπεδο πολώσεως τοῦ πολωμένου φωτός πού περνᾶ ἀπό

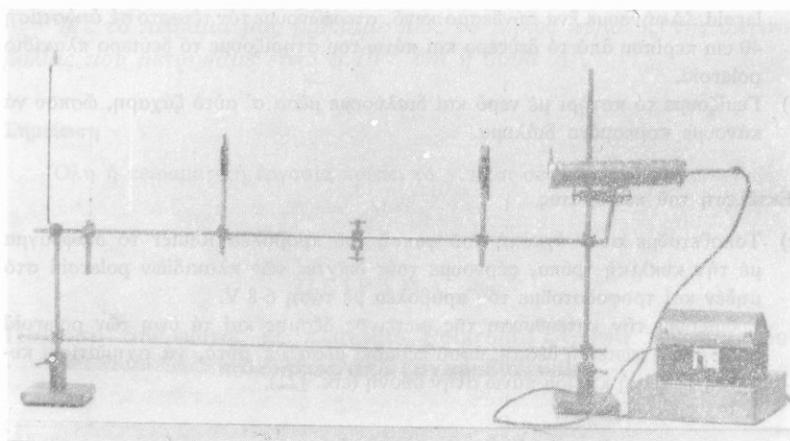

Eik. 122

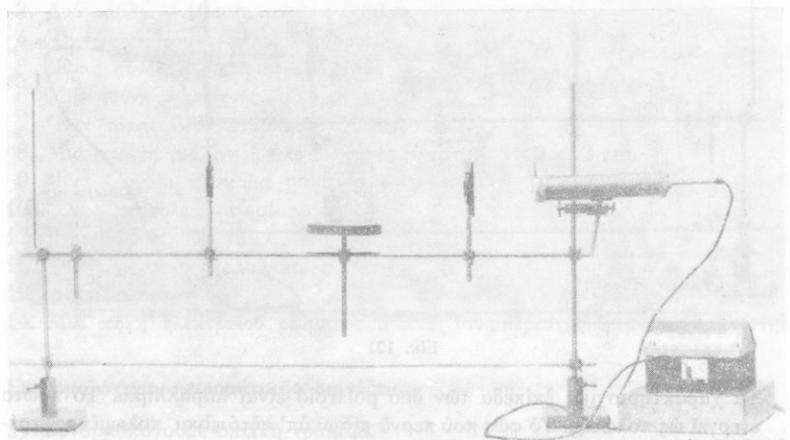

Eik. 123

τό πρώτο polaroid στράφηκε κατά μιά γωνία. Στρέφουμε τόν είδικό βραχίονα του δεύτερου polaroid (άναλότη) πρός τά δεξιά, ώσπου ή κηλίδα πάλι νά έξαφανιστεῖ (eik. 123). "Αν φ είναι ή γωνία στροφῆς, αὐτή παριστάνει τή γωνία κατά τήν δύσια τό ζαχαροδιάλυμα έστρεψε τό επίπεδο πολώσεως του φωτόπτος πρός τά δεξιά.

Συμπέρασμα

"Όταν τό φως περνά μέσα από πλακίδιο polaroid, πολώνεται όλικά. Διαπιστώνουμε τήν όλική πόλωσή του, ἀν τό περάσουμε ἀπό δεύτερο πλακίδιο polaroid (ἀναλότη) καὶ τό περιστρέψουμε γύρω ἀπό ἄξονα πού συμπίπτει μέ τήν προσπίπτονσα ἀκτίνα. "Όταν τά χαρακτηριστικά ἐπίπεδα τῶν δυο polaroid γίνονται κάθετα, τό φως ἔξαφανίζεται.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΜΑ

Σημείωση

Δέν έπιτρέπεται ή χρήση τοῦ διασκοπικοῦ προβολέα, γιατί ή μεγάλη ίσχυς τῆς λάμπας (300-500 W) θά θερμάνει τό polaroid καὶ θά τό καταστρέψει. Γιά τόν ίδιο λόγο δέν πρέπει νά πειραματίζομαστε μέ τά polaroid χρησιμοποιώντας ήλιακό φῶς.

ΕΦΕΡΑΜΑ Δεκατέταρτη

Παρατητική φαντασία Διάφορη τύπου μαγνητών

Χαρακτηριστικά διαφανών

1. Τοποθετείται στον προσανατολιστή.
2. Τοποθετείται στον προσανατολιστή.
3. Έχει περισσότερη μαγνητική.
4. Μετατρέπεται πάντα σε σύνθετη.
5. Τοποθετείται στον προσανατολιστή.
6. Διάφορη μαγνητική.
7. Μετατρέπεται πάντα σε σύνθετη.
8. Συντηρείται στον προσανατολιστή.

Παρατητική των παραράτος

- α) Ήμενο σ' ένα πολλό χαρτιού ρίζων και ρινίσαμετο απόπροτ και σύλησαζόμενα τά πάκρα τῆς μαγνητικής βελόνας ή τῆς μαγνητισμένης ύποστάνος. Παρατηρήσαμε τότε τά ρινίσαμα προσκολλήσαται στέλιο μέρες τῶν μαγνητών.

· διατάξιδων, ήσυχωσης αδικούντες έτσι τιλήν διφέρεντες χώρες ήταν ποτοί·
· έτσι μετασύνθετη ήταν και η γνωστή ιστολόγης αποκαλυπτικής, μετά
· έτσι αφήνει αριθμούς που από την ίδιαν (απολαύσα) ήσυχην σε αδικούντες φέρει
· ουσίας ήταν ποτοί· πρότικός αναπτύσσεται πράγματα που απορρίπτεται
· ουσίας ωστός ότι μεταβάλλει πολλές δύναμις που δεν ποτε θεωρήθηκαν ικανούς

· σύχνα μέλησαν βήτρου με διάφορες λαζαπάτες διατάξεις ποτάριας ή παπαζέτατης για
· νέος αγαπητού σου ή από την Ελλάδα ή πειναράθ σου (Α.012-001) επικάθησε, μετά
· τη γνωστοποίησης ήσυχωσης από αποκαλυπτικής ποτάριας στην οποία συγκεκριμένης ποταρίας



Εικ. 103

το αριστού πολεμεῖται προσερχεται κατευθύνοντας ο Στρατόφορος της ποτάριας προσερχεται τον διατάξειν φραγμού παναγούρη προς τα δεξιά, διασκεπά την κλίδια παλαιάς θηραμνίστεται (εικ. 103). Ταν απότινη η γραμμή περιφέρειας ποταρίας από την ποταρία κατέ την δύκα το ταχεός σύνθετο πετρέψει το πετρέλαιο πολεμούσας μεταφέρει τόσο προς τα δεξιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

μή παραδοθεί. Η αιχμήρα οφρά ίπουχ ουτού είναι ότι απότιμος μαγνητικός μάγνητας (μαγνητικός μάγνητας) από την οποία παρασκευάζεται το μαγνητικό υλό.

ΠΕΙΡΑΜΑ 1ο Μαγνητικός μαγνητισμός (μαγνητισμός μαγνητικού υλού)

Έπιδειξη τοῦ φαινομένου τοῦ μαγνητισμοῦ.

Διάφοροι τύποι μαγνητῶν

*Απαραίτητα δργανα

1. "Ένα κομμάτι δίπο μαγνητικού υλού σε πολλαπλά μέτρα μαγνητικού υλού.

2. "Ένα ζευγάρι ραβδόμαρφων μαγνητῶν.

3. "Ένας πεταλοειδής μαγνήτης.

4. Μιά μαγνητική βελόνα πάνω σέ βάση.

5. "Ένα κοντί μέρινίσματα σιδήρου.


6. Λίγα καρφώκια.

7. Μιά άτσαλινα μαγνητισμένη 20-25 cm.

8. Δυό βάρη τῶν 50 p.

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Πάνω σ' ἔνα φύλλο χαρτιού ρίχνουμε ρινίσματα σιδήρου καὶ πλησιάζουμε τά ἄκρα τῆς μαγνητικῆς βελόνας ἢ τῆς μαγνητισμένης άτσαλίνας. Παρατηρούμε δὲ τὰ ρινίσματα προσκολλῶνται στίς ἄκρες τῶν μαγνητῶν.

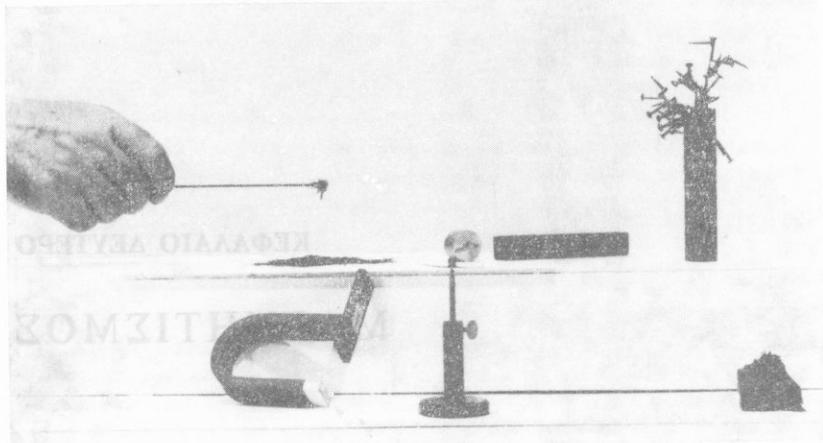

Εἰκ. 124

- β) Αντί για ρινίσματα τοποθετοῦμε στό χαρτί μικρά καρφάκια. Πλησιάζουμε τό ραβδόμορφο ή τόν πεταλοειδή μαγνήτη, δόποτε παρατηροῦμε ότι τά καρφάκια προσκολλῶνται στίς ακρες τῶν μαγνητῶν.
 γ) Πλησιάζουμε τό ραβδόμορφο ή τόν πεταλοειδή μαγνήτη σέ ἔνα βάρος τῶν 50 p. Παρατηροῦμε ότι αὐτό δέν ἔλκεται ἀπό τούς μαγνητες (εἰκ. 124).

Συμπεράσματα

Οι μαγνήτες ἔλκουν σιδερένια ἀντικείμενα.

Οι μαγνήτες δέν ἔλκουν ὅλα τά μέταλλα.

Οι μαγνήτες κατασκευάζονται σέ διάφορα σχήματα, ἀπό τά δύοντα τά πιό συνηθισμένα είναι: ράβδοι πρισματικές ή κυλινδρικές, τό σχῆμα πετάλου ή τό σχῆμα φόρμου μέ πολύ μεγάλη τή μιά διαγώνιο (μαγνητική βελόνα).

Σημείωση

“Οταν ἔχουμε ίσχυρούς μαγνητες, είναι πιό καλά νά χρησιμοποιούμε ἀντί για ρινίσματα μικρά καρφάκια, γιατί τά ρινίσματα δύσκολα ἀποκολλῶνται ἀπό το μαγνήτη μετά τό πείραμα.”

Διάλογος με τον Καθηγητή
 Διάλογος με τον Καθηγητή
 Διάλογος με τον Καθηγητή
 Διάλογος με τον Καθηγητή


Πόλοι των μαγνήτη. Διάκριση τῶν πόλων

Απαραίτητα σημεία
Απαραίτητα σημεία για τη διάκριση τῶν πόλων:

1. Μιά βάση χυτοσιδέρενια.
2. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δύο σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
4. Μιά λαβίδα ἀπλή.
5. "Ενα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
6. Μιά μαγνητική βελόνα.
7. Μιά μαγνητισμένη ἀτσαλίνα μήκους 20-25 cm.
8. Ρινίσματα σιδήρου.
9. Μιά σφαίρα σιδερένια ϕ 2-3 cm.
10. "Ενας δρειχλικής δακτύλιος.
11. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,30 m.
12. "Ενας μονωτικός στύλος μέ βάση.
13. "Ενα σάγμα γιά ραβδόμορφους μαγνητες.
14. Μιά ἄκιδα γιά τή στήριξη τοῦ σάγματος (μιά μικρή ράβδος πού μπορεῖ μέ τό ἔνα ἄκρο της νά στηριχθεῖ σέ μονωτικό στύλο και πού στό ἄλλο ἄκρο της ἔχει ἄκιδα).
15. "Ενα νήμα μήκους 20-30 cm.

Συναρμολόγηση πειρ/κῆς διατάξεως

- a) Βιδώνουμε τή ράβδο τῶν 0,80 m πάνω στή χυτοσιδέρενια βάση και πάνω σ' αὐτή στό πάνω μέρος στερεώνουμε δριζόντια μέ τό ἔνα ἄκρο της τή ράβδο τῶν 0,30 m, ἐνδ στό ἄλλο ἄκρο της στερεώνουμε τό δεύτερο σύνδεσμο και πάνω σ' αὐτόν τή λαβίδα κατακόρυφη πρός τά κάτω.

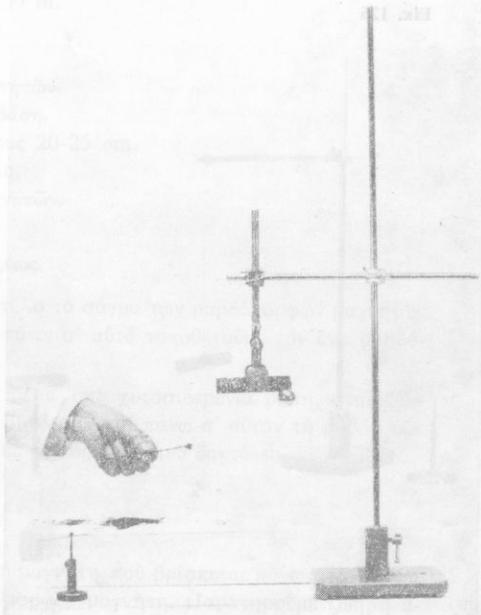


Εἰκ. 125

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Πάνω σ' ἔνα φύλλο χαρτιοῦ ρίχνουμε ρινίσματα σιδήρου καὶ φέρνουμε σ' ἐπαφὴν μὲν αὐτά τῇ μαγνητικῇ βελόνᾳ ἢ τῇ μαγνητισμένῃ ἀτσαλίνᾳ σ' δὲ τῆς τὸ μῆκος. Παρατηροῦμε δὲ τὰ ρινίσματα προσκολλῶνται κατά προτίμηση στά δυό ἄκρα τῆς βελόνας ἢ τῆς ἀτσαλίνας (πόλοι).
- b) Μέ τῇ λαβίδᾳ συγκρατοῦμε τό ραβδόμορφο μαγνήτη ἔτσι, πού νά εἶναι ὀριζόντιος, καὶ πλησιάζομε τή σιδερένια σφαίρα στήν κάτω ἐπιφάνειά του. Παρατηροῦμε δὲ τί ἡ σφαίρα συγκρατεῖται ἀπό τό μαγνήτη (εἰκ. 125), ὅταν βρίσκεται στά ἄκρα του (πόλοι), καὶ πέφτει, ὅταν τοποθετεῖται στή μέση (οὐδέτερη ζώνη).
- γ) Στηρίζουμε τή μαγνητική βελόνα στών ἄξονά της καὶ τήν ἀφήνουμε ἐλεύθερη. Αὐτή στρέφεται καὶ προσανατολίζεται στή διεύθυνση βορράς - νότος. Στρέφουμε τή βελόνα 180° καὶ τήν ἀφήνουμε ἐλεύθερη. Αὐτή στρέφεται ἔτσι, πού πάντα τό ἴδιο ἄκρο της νά εἶναι στραμμένο πρός τό βορρά.
- δ) Στηρίζουμε στό μονωτικό στύλο τό σάγμα τῶν ραβδόμορφων μαγνητῶν μέ τήν ἀκίδα στηρίζεώς του καὶ πάνω σ' αὐτό τοποθετοῦμε τό ραβδόμορφο μαγνήτη. Παρατηροῦμε δὲ τί προσανατολίζεται σάν καὶ τή μαγνητική βελόνα (εἰκ. 126).

*Αν δέν ἔχουμε σάγμα, ἐργαζόμαστε μέ τόν παρακάτω τρόπο:

Εἰκ. 126

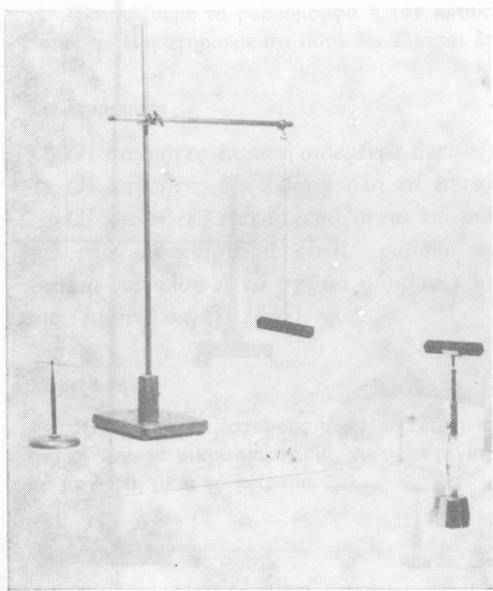

*Από τήν ἄκρη τῆς ράβδου τῶν 0,30 m βγάζουμε τό σύνδεσμο μέ τήν ὀρειχάλκινη λαβίδα καὶ στή θέση του τοποθετοῦμε τόν ὀρειχάλκινο δακτύλιο. Δένουμε μέ νῆμα τό ραβδόμορφο μαγνήτη ἀπό τό μέσο του μέ τέτοιο τρόπο, πού κρεμασμένος νά ἰσορροπεῖ ὀριζόντια, καὶ τόν κρεμᾶμε ἀπό τό δακτύλιο. Παρατηροῦμε δὲ κι αὐτός προσανατολίζεται σάν τή μαγνητική βελόνα (εἰκ. 126).

Συμπεράσματα

*Η μαγνητική ἴδιότητα ἐκδηλώνεται ἴδιαίτερα σέ δυό σημεῖα τοῦ μαγνήτη, πού λέγονται πόλοι. *Ανάμεσα στούς πόλους ὑπάρχει μιά θέση, πού ἡ μαγνητική ἴδιότητα ἐκδηλώνεται πάρα πολύ λίγο ἡ

καθόλον. Ἡ θέση αὐτή λέγεται οὐδέτερη ζώνη.

Οταν δι μαγνήτης μπορεῖ νά περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα, προσανατολίζεται ἔτσι, πού δ ἔνας πόλος του, πάντοτε διδιος, νά στρέφεται στό βορρά καί δ ἄλλος στό νότο. Αὐτός πού στρέφεται στό βορρά λέγεται βόρειος πόλος του μαγνήτη καί δ ἄλλος νότιος.

ΠΕΙΡΑΜΑ 30

Ἐπίδραση τῶν μαγνητικῶν πόλων μεταξύ τους

Απαραίτητα ὅργανα


1. Ἐνας μονωτικός στύλος μέ βάση.
2. Ἐνα σάγμα μαγνητῶν.
3. Μιά άκιδα στηρίξεως τοῦ σάγματος.
4. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
5. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,80 m.
6. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,30 m.
7. "Ἐνας σύνδεσμος ἀπλός (σταυρός).
8. "Ἐνας δρειχάλκινος δακτύλιος.
9. "Ἐνα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
10. Μιά μαγνητική βελόνα πάνω σέ βάση.
11. Μιά μαγνητισμένη ἀτσαλίνα μήκους 20-25 cm.
12. "Ἐνα κομμάτι νῆμα μήκους 50 cm.
13. "Ἐνα στήριγμα αἰωρούμενων μαγνητῶν.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως


- α) Στηρίζουμε πάνω στό μονωτικό στύλο τό σάγμα τῶν ραβδόμορφων μαγνητῶν μέ τήν άκιδα στηρίξεώς του καί πάνω σ' αὐτό τοποθετοῦμε τόν ἔνα ραβδόμορφο μαγνήτη.
- β) Βιδώνουμε τή ράβδο τῶν 0,80 m πάνω στή χυτοσιδερένια βάση, στηρίζουμε στό πάνω μέρος της τόν ἀπλό σύνδεσμο καί πάνω σ' αὐτόν τή ράβδο τῶν 0,30 m δριζόντια καί στήν ἄκρη της τόν δρειχάλκινο δακτύλιο.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Πλησιάζουμε στό βόρειο πόλο τοῦ μαγνήτη, πού βρίσκεται πάνω στό σάγμα, τό βόρειο πόλο τοῦ ἄλλου ραβδόμορφου μαγνήτη. Ιαρατηροῦμε ζωηρή

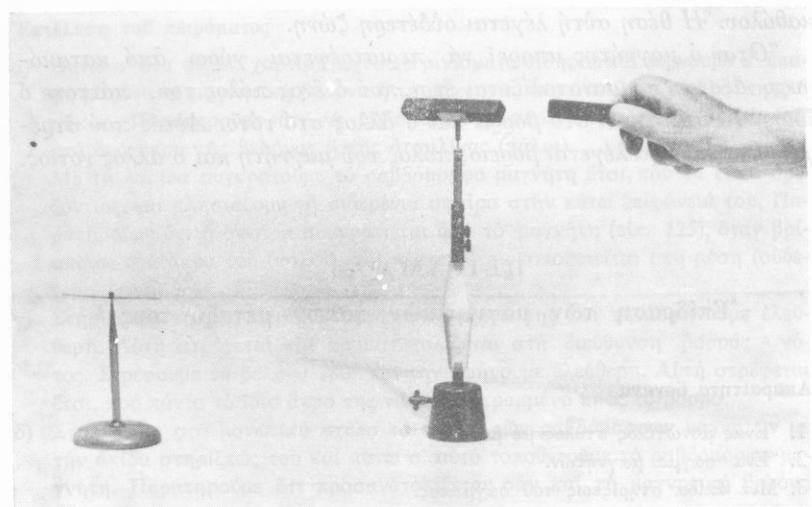

Εἰκ. 127

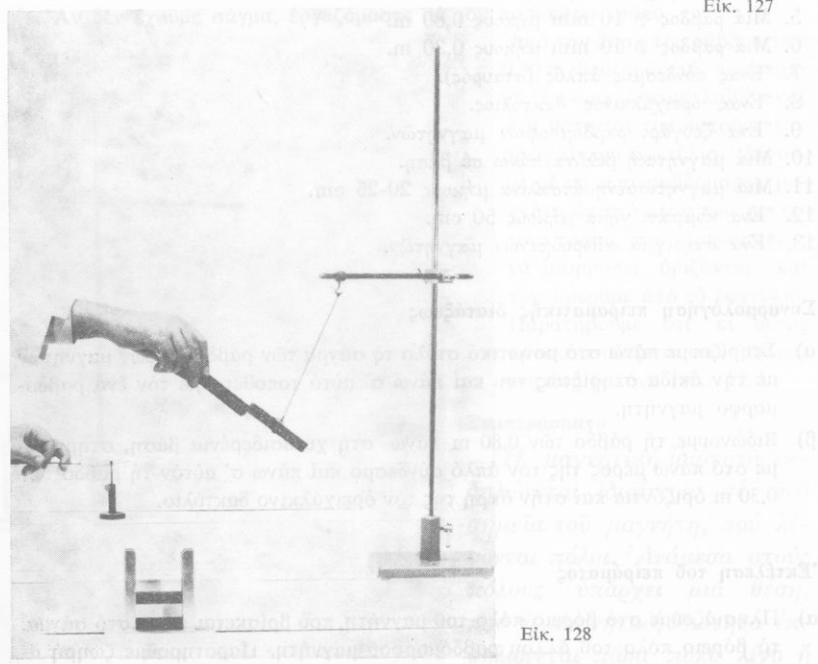

Εἰκ. 128

- πωση. Τό ΐδιο παρατηρούμε, ἂν πλησιάσουμε τὸν ἔνα στὸν ἄλλῳ τοὺς νότιους πόλους τῶν δυό μαγνητῶν (εἰκ. 127).
- β) Πλησιάζουμε τώρα τοὺς δυό ἑτερώνυμους πόλους τῶν δυό μαγνητῶν. Παρατηροῦμε ζωηρή ἔλξη.
- γ) Δένουμε τὸ ραβδόμορφο μαγνήτη μὲ τὸ νῆμα ἀπό τὸ μέσο του καὶ τὸν κρεμᾶμε ἀπό τὸ δακτύλιο ἔτσι, πού νά ίσορροπεῖ δριζόντια. Πλησιάζουμε στὸ βόρειο πόλο τοῦ κρεμασμένου μαγνήτη τὸ βόρειο πόλο τοῦ ἄλλου ραβδόμορφου μαγνήτη. Παρατηροῦμε ζωηρή ἅπωση. Τό ΐδιο παρατηροῦμε, ἂν πλησιάσουμε τὸν ἔνα στὸν ἄλλῳ τοὺς νότιους πόλους τῶν δυό μαγνητῶν.
- δ) Πλησιάζουμε πάλι τοὺς ἑτερώνυμους πόλους τῶν δυό μαγνητῶν. Παρατηροῦμε ζωηρή ἔλξη (εἰκ. 128).
- ε) Ἐπαναλαμβάνουμε τὰ ΐδια χρησιμοποιώντας τὴν μαγνητική βελόνα καὶ τὴν μαγνητισμένη ἀτσαλίνα.
- στ) Στὸ στήριγμα αἰωρούμενων μαγνητῶν τοποθετοῦμε ἔνα ραβδόμορφο μαγνήτη καὶ πάνω ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἄλλο μὲ τοὺς διμόνυμους πόλους πρός τὸ ΐδιο μέρος. Παρατηροῦμε ὅτι ὁ δεύτερος μαγνήτης αἰωρεῖται σὲ δρισμένη ἀπόσταση ἀπό τὸν πρῶτο. "Αν ἀναστρέψουμε τοὺς πόλους στὸν ἔναν ἀπό αὐτοὺς, οἱ δυό μαγνῆτες προσκολλῶνται.

Συμπέρασμα
Οἱ διμόνυμοι πόλοι τῶν δυό μαγνητῶν ἀπωθοῦνται, οἱ ἐτερώνυμοι πόλοι πόλοι ἔλκονται.

Οἱ διμόνυμοι πόλοι τῶν δυό μαγνητῶν ἀπωθοῦνται, οἱ ἐτερώνυμοι πόλοι πόλοι ἔλκονται.

ΠΕΙΡΑΜΑ 4ο


Κατασκευή μαγνήτη. Μαγνήτιση μὲ προστριβή μὲ μόνιμο μαγνήτη

*Απαραίτητα δργανα

1. "Ἐνα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
2. Μιά ἀτσαλίνα μήκους 30-40 cm ἀμαγνήτιστη.
3. Μιά ξυριστική λεπίδα.
4. Ρινίσματα σιδήρου.
5. "Ἐνα ποτήρι νερό.

*Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Πάνω σ' ἔνα φύλλο χαρτιοῦ ρίχνουμε ρινίσματα σιδήρου καὶ φέρνουμε σ' ἐπαφή μὲ αὐτά τὴν ἀτσαλίνα. Παρατηροῦμε ὅτι ἡ ἀτσαλίνα δέν ἔλκει τὰ ρινίσματα· δέν εἶναι μαγνητισμένη.

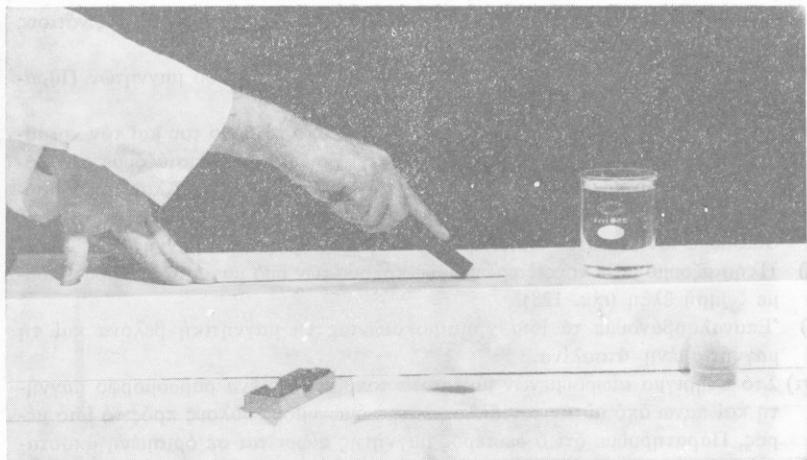

Εἰκ. 129

- β) Τρίβουμε μέ τό ἔνα ἄκρο τοῦ ραβδόμορφου μαγνήτη τήν ἀτσαλίνα πάντα κατά τήν ἴδια φορά, 3-4 φορές. Δοκιμάζουμε τώρα τήν ἀτσαλίνα στά ρινίσματα σιδήρου. Ἡ ἀτσαλίνα ἔλκει τά ρινίσματα, ἐπομένως ἔχει μαγνητιστεῖ.
- γ) Τρίβουμε ὅπως παραπάνω τήν ξυριστική λεπίδα, δόποτε αὐτή μαγνητίζεται. Τή ρίχνουμε μέσα στό νερό τοῦ ποτηριού ἔτσι, πού νά πέσει μέ τό ἐπίπεδό της παράλληλο πρός τήν ἐπιφάνεια τοῦ νερού. Ἡ ξυριστική λεπίδα ἐπιπλέει καὶ ταυτόχρονα προσανατολίζεται κατά τή διεύθυνση βορράς - νότος (εἰκ. 129).

οι λέξα της

Συμπέρασμα

Μποροῦμε νά μαγνητίσουμε χαλύβδινη όράβδο, ἢν τήν τρίγρουμε μέ ἔνα μαγνήτη πάντοτε κατά τήν ἴδια φορά.

ΠΕΙΡΑΜΑ 5ο

Μαγνήτιση μέ ήλεκτρικό ρεύμα. Ἀπομαγνήτιση

*Απαραίτητα ὥργανα

ροταριθρόπιτ ποτ μετάλλιον

1. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. "Ενας ἀνορθωτής σεληνίου 55V, 10A.
3. "Ενα κουτί ξηρῶν στοιχείων, πού ἔχει μέσα τρεις στήλες τῶν 4,5 V.δ. τονιό

4. "Ενα πηγίο τῶν 300 σπειρῶν.
5. "Ένας διακόπτης μπουτόν.
6. Τρία καλώδια συνδέσεως μήκους 50 cm.
7. Μιά ράβδος χαλύβδινη (ό χαλύβδινος πυρήνας τοῦ ραβδοειδῆ ήλεκτρομαγνήτη).
8. "Ένα κουτί μέ ρινίσματα σιδήρου.
9. Λίγα μικρά καρφάκια.


Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως


- α) Πάνω σέ φύλλο χαρτιού ρίχνουμε ρινίσματα σιδήρου ή μικρά καρφάκια.
- β) Συνδέουμε στή σειρά τό πηγίο καὶ τό διακόπτη μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ κουτιοῦ τῶν ξηρῶν στοιχείων σέ τάση 4,5 ή 9 V ή μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ ἀνορθωτῆ σέ τάση 6-8 V.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Κρατῶμε τή χαλύβδινη ράβδο ἀπό τό ἄκρο της μέ τό ἀριστερό χέρι καὶ φέρουμε τό ἄλλο ἄκρο της σέ ἐπαφή μέ τά ρινίσματα τοῦ σιδήρου ή μέ τά καρφάκια. Ὁ ράβδος δέν τά ἔλκει, δέν εἶναι μαγνήτης. Βάζουμε τή ράβδο μέσα στό πηγίο, κλείνουμε πρός στιγμή τό διακόπτη καὶ τόν ἀνοίγουμε πάλι (εἰκ. 130). Βγάζουμε τή ράβδο ἀπό τό πηγίο καὶ τή δοκιμάζουμε φέρνοντάς τη στά ρινίσματα τοῦ σιδήρου ή στά καρφιά· τότε παρατηροῦμε δτί τά ἔλκει· ἔχει γίνει μαγνήτης.

Εἰκ. 130

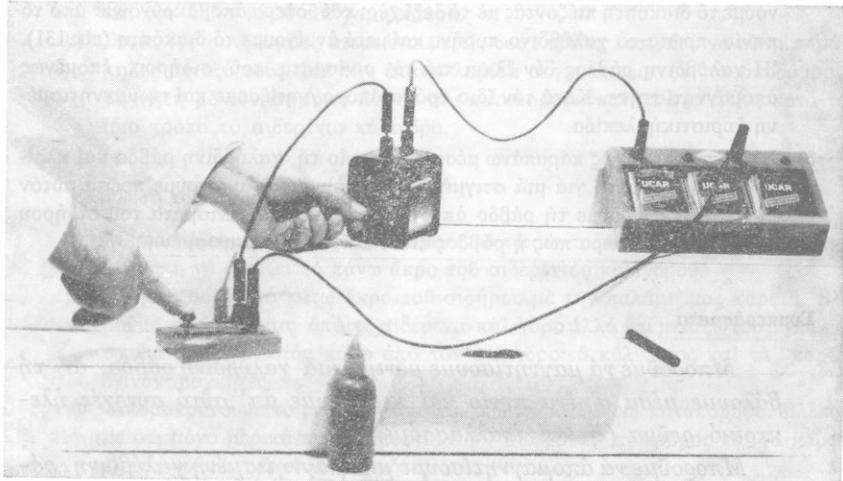

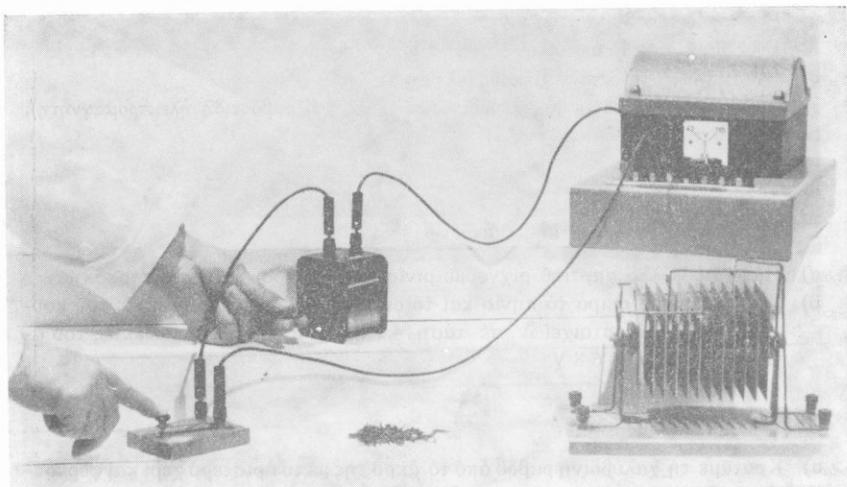

Εἰκ. 131

- β) Μαγνητίζουμε κατά τὸν ἴδιο τρόπο τὴν ἔυριστική λεπίδα. Τῷ περιήλεκτρῳ μέσα στὸ πηνίο καὶ κρατώντας τὸν ἀπό τὸ ἄκρο μὲ τὸ ἀριστερό κλείνοντες τὸ διακόπτη πιέζοντας μὲ τὸ δεξῖ χέρι καὶ ὅστερα ἀπομακρύνοντες ἀπό τὸ πηνίο πρῶτα τὸ χαλύβδινο πυρήνα καὶ μετά ἀνοίγοντες τὸ διακόπτη (εἰκ. 131). Ἡ χαλύβδινη ράβδος δὲν ἔλκει πιά τὰ ρινίσματα τοῦ σιδήρου, ἐπομένως ἀπομαγνητίστηκε. Κατά τὸν ἴδιο τρόπο ἀπομαγνητίζουμε καὶ τὴ μαγνητισμένη ἔυριστική λεπίδα.
- δ) Βάζοντες πάλι ὅπως παραπάνω μέσα στὸ πηνίο τὴ χαλύβδινη ράβδο καὶ κλείνοντες τὸ διακόπτη γιὰ μιά στιγμὴ καὶ στὴ συνέχεια ἀνοίγοντες πρῶτα αὐτὸν κι ὅστερα βγάζοντες τὴ ράβδο ἀπό τὸ πηνίο. Μέ τὰ ρινίσματα τοῦ σιδήρου διαπιστώνοντες τώρα πώς ἡ ράβδος εἶναι καὶ πάλι μαγνητισμένη.

Συμπεράσματα

Μποροῦμε νά μαγνητίσουμε μόνιμα μιά χαλύβδινη φάσο, ἢν τὴ βάλοντες μέσα σ' ἓνα πηνίο καὶ περάσοντες ἀπ' αὐτὸν συνεχές ἥλετρικό φεῦμα (ἢ καὶ ἐναλλασσόμενο).

Μποροῦμε νά ἀπομαγνητίσουμε μιά μαγνητισμένη χαλύβδινη φά-

βδο, ἀν τῇ βάλονμε μέσα σ' ἔνα πηνίο καί περάσονμε ἀπ' αὐτό ἐναλλασσόμενο ἡλεκτρικό ρεῦμα καί ὕστερα τῇ βγάλονμε γρήγορα ἀπό τό πηνίο, χωρίς νά διακόψουμε τό ρεῦμα πού περνᾶ ἀπό τό πηνίο (φθίνον ἐναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο).

Διαμονή της πειραματικής στοιχείων στην περιοχή της Καρπάθου

ΠΕΙΡΑΜΑ 60

Μαγνήτιση ἀπό ἐπαγωγή

Απαραίτητα ὅργανα

1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
4. Δυό λαβίδες ἀπλές.
5. "Ενας ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
6. "Ενας σιδερένιος κύλινδρος φ 20 mm μήκους 40 mm.
7. Λίγα μεγάλα καρφιά.


Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Βιδώνουμε τή ράβδο τῶν 0,80 m πάνω στή χυτοσιδερένια βάση καί σ' αὐτή στερεάνουμε τούς δύο συνδέσμους, τόν ἔναν περίπου στό μέσο τοῦ ύψους της καί τόν ἄλλο 15-20 cm χαμηλότερα.
- β) Στούς δύο συνδέσμους στερεάνουμε τίς δύο λαβίδες ἔτσι, πού νά είναι παράλληλες μεταξύ τους. Μέ τήν ἐπάνω λαβίδα συγκρατοῦμε τόν ἔνα ραβδόμορφο μαγνήτη μέ τόν ἐπιμήκη ἄξονά του κατακόρυφο καί μέ τήν ἄλλη κατά τόν ἴδιο τρόπο τό σιδερένιο κύλινδρο.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Μετατοπίζουμε τούς δύο συνδέσμους μέ τέτοιο τρόπο, πού τό κάτω ἄκρο τοῦ μαγνήτη νά ἀγγίζει τό πάνω ἄκρο τοῦ σιδερένιου κύλινδρου.
- β) Πλησιάζουμε στό κάτω ἄκρο τοῦ σιδήρου μέ τήν παλάμη μας καρφιά. Βλέπουμε πώς ἔλκονται ἀπό τό σιδερένιο κύλινδρο ἀλλά καί μεταξύ τους, καί πώς σχηματίζουν ἀλυσίδα κάτω ἀπό τόν κύλινδρο· ὁ κύλινδρος καί τά καρφιά ἔγιναν μαγνήτες.
- γ) Ἀπομακρύνουμε τό μαγνήτη ἀπό τόν κύλινδρο 1-2 cm κατακόρυφα. Βλέπουμε δτί μόνο μερικά καρφιά πέφτουν. Ο σιδερένιος κύλινδρος καί τά καρφιά ἔξακολουθούν νά είναι μαγνήτες.

-καρδιά διατηρείται στην αρχή της πορείας της μετατρέπεται σε ουρανόπλαστη σε παραπλανητική πορεία, η οποία διατηρείται μέχρι την πλήρη παραπλανητική πορεία.

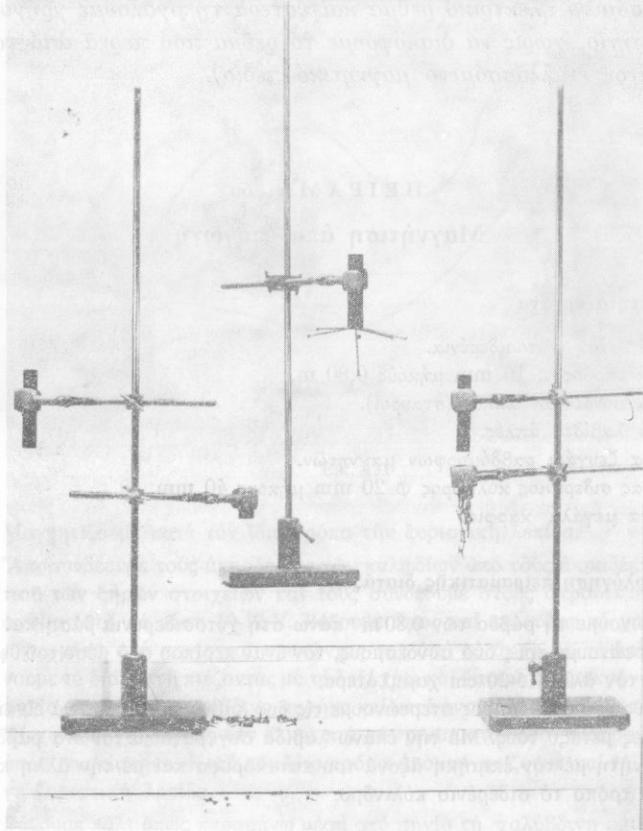

Εἰκ. 132

- δ) Ἀπομακρύνουμε πιο πολύ τό μαγνήτη ἀπό τό σιδερένιο κύλινδρο, περιστρέψοντας τό σύνδεσμο πού πάνω του συγκρατεῖται ἡ λαβίδα πού τόν κρατᾷ. Τά καρφιά πέφτουν. "Ο κύλινδρος καὶ τά καρφιά δέν εἶναι πιά μαγνῆτες.
- ε) Στό κάτω ἄκρο τοῦ μαγνήτη φέρνουμε σ' ἐπαφή δέσμη ἀπό καρφιά ἔτσι, πού νά ἀκουμπούν στό μαγνήτη οἱ αἰχμές τους. Αὐτά γίνονται μαγνῆτες μέ τούς διμώνυμους πόλους τόν ἔναν κοντά στόν ἄλλο. Οἱ κεφαλές τῶν καρφιῶν, ὡς διμώνυμοι πόλοι, ἀπωθοῦνται καὶ τά καρφιά ἀποκλίνουν ἀπό τήν κατακόρυφη θέση τους (εἰκ. 132).

Συμπεράσματα

"Όταν κομμάτια άπό μαλακό σίδηρο ἔρθουν σ' ἐπαφή ή βρεθοῦν κοντά σέ μαγνήτη, μαγνητίζονται άπό τήν ἐπίδρασή του. Ο τρόπος αὐτός μαγνητίσεως λέγεται μαγνήτιση άπό ἐπαγωγή.

"Αν ἀπομακρύνουμε τό μαγνήτη πού ἐπιδρᾷ, παύει καὶ ή μαγνήτιση τοῦ μαλακοῦ σιδήρου.

Σημείωση

"Αν ἀντί γιά μαλακό σίδηρο χρησιμοποιήσουμε χάλυβα, αὐτός μαγνητίζεται τό ἴδιο, ἀλλά μένει μαγνητισμένος κι ὅταν ἀπομακρύνουμε τό μαγνήτη πού ἐπιδρᾷ.

Εἰκ. 133

ΠΕΙΡΑΜΑ 70


Αμοιβαία ἐξουδετέρωση τῶν πόλων

Απαραίτητα ὄργανα

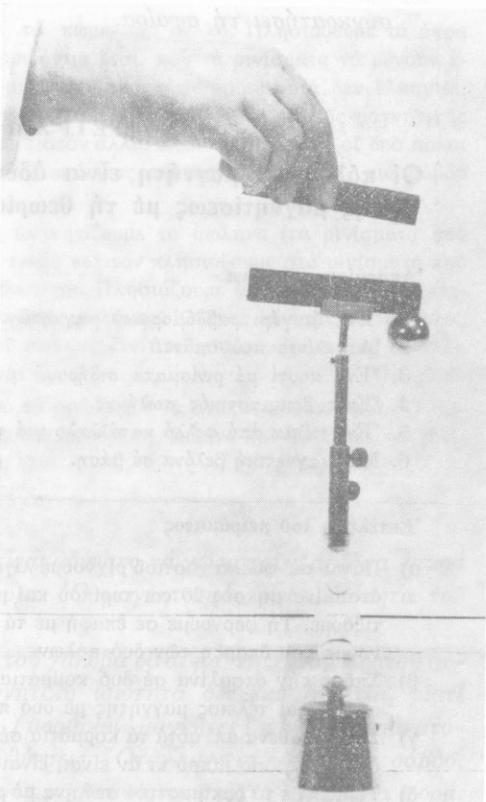1. "Ενα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
2. Μιά σφαίρα σιδερένια ϕ 20 mm.
3. "Ενας μονωτικός στύλος σέ βάση.
4. "Ενα σάγμα μαγνητῶν.
5. Μιά ἀκίδα στηρίζεως τοῦ σάγματος.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Πάνω στό μονωτικό στύλο στηρίζουμε μέ τήν ἀκίδα τό σάγμα τῶν ραβδόμορφων μαγνητῶν καὶ πάνω σ' αὐτό τοποθετοῦμε τόν ἕνα ραβδόμορφο μαγνήτη.



*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

προστατεύουσαν την αγάθην

Στήν κάτω έπιφάνεια τοῦ μαγνήτη πού βρίσκεται στό σάγμα καὶ κοντά στόν ξεναν πόλο του πλησιάζουμε τή σιδερένια σφαίρα. Αὐτή συγκρατεῖται ἀπό τό μαγνήτη. Στό σάγμα καὶ πάνω στό μαγνήτη πού εἶναι τοποθετημένος σ' αὐτό βάζουμε τό δεύτερο μαγνήτη μέ τέτοιο τρόπο, πού οἱ ἐτερώνυμοι πόλοι τῶν δυό μαγνητῶν νά εἶναι πρός τό ἴδιο μέρος (εἰκ. 133).⁹ Η σιδερένια σφαίρα πέφτει.

Συμπέρασμα

“Ο πόλος τοῦ πρώτου μαγνήτη πού συγκρατοῦσε τή σιδερένια σφαίρα φαινομενικά ἔξασθένησε ἀπό τήν παρονοσία τοῦ ἑτερώνυμου πόλου τοῦ ἄλλον μαγνήτη τόσο, πού νά μήν μπορεῖ πιά νά συγκρατήσει τή σφαίρα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 80


Οι πόλοι τοῦ μαγνήτη εἶναι ἀδύνατο νά χωριστοῦν. Εξήγηση τῆς μαγνητίσεως μέ τή θεωρία τῶν μοριακῶν μαγνητῶν

*Απαραίτητα δργανα

1. “Ενα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
2. ’Ατσαλίνες πού σπάνε.
3. “Ενα κουτί μέ ρινίσματα σιδήρου.
4. “Ενας δοκιμαστικός σωλήνας.
5. “Ενα πῶμα ἀπό φελλό κατάλληλο γιά τό δοκιμαστικό σωλήνα.
6. Μιά μαγνητική βελόνα σέ βάση.

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Πάνω σέ φύλλο χαρτιοῦ ρίχνουμε λίγα ρινίσματα σιδήρου. Παίρνουμε μιά ἀτσαλίνα μήκους 20 cm περίπου καὶ μέ τό ραβδόμορφο μαγνήτη τή μαγνητίζουμε. Τή φέρνουμε σέ ἐπαφή μέ τά ρινίσματα τοῦ σιδήρου καὶ διαπιστώνουμε τήν ὑπαρξή τῶν δυό πόλων.
- β) Σπάμε τήν ἀτσαλίνα σέ δυό κομμάτια καὶ διαπιστώνουμε πώς καθένα ἀπ' αὐτά εἶναι τέλειος μαγνήτης μέ δυό πόλους.
- γ) Σπάμε καθένα ἀπ' αὐτά τά κομμάτια σέ ἀκόμα πιό πολλά μικρότερα. Καθένα ἀπό αὐτά, δσο μικρό κι ἄν εἶναι, εἶναι τέλειος μαγνήτης μέ δυό πόλους.
- δ) Γεμίζουμε τό δοκιμαστικό σωλήνα μέ ρινίσματα σιδήρου ἀφήνοντας 1-2 cm

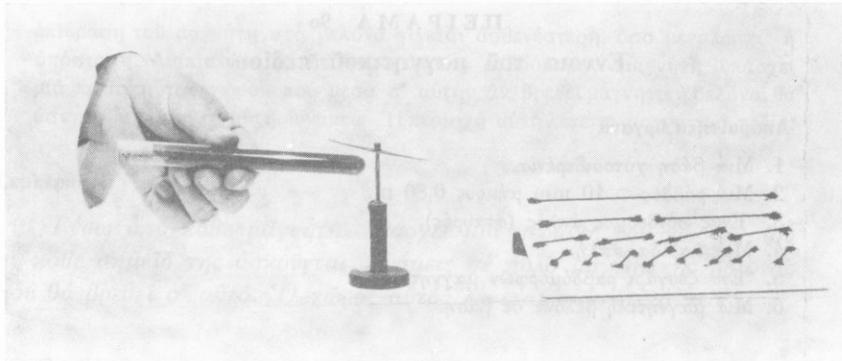

Εἰκ. 134

κενό καὶ τὸν κλείνουμε μέ το πῶμα ἀπό φελλό. Πλησιάζουμε τά ἄκρα τοῦ σωλήνα, κρατώντας τὸν δριζόντια ἔτσι, πού τὰ ρινίσματα νά μένουν ἀκίνητα, σέ λεπτά ρινίσματα σιδήρου (σκόνη σιδήρου) αὐτά δέν ἔλκονται. Πλησιάζουμε πάλι τὸ ἔνα ἄκρο τοῦ σωλήνα στοὺς πόλους τῆς μαγνητικῆς βελόνας, πότε στόν ἔναν καὶ πότε στόν ἄλλο. Βλέπουμε πώς καὶ οἱ δυό πόλοι ἔλκουν τὸ ἄκρο τοῦ σωλήνα. Ὁ σωλήνας συμπεριφέρεται σάν μιά ράβδο ἀπό μαλακό σιδήρου.

- ε) Μέ τό ραβδόμορφο μαγνήτη μαγνητίζουμε τὸ σωλήνα (τὰ ρινίσματα πού βρίσκονται μέσο σ' αὐτόν) μέ τριβή καὶ τὸν πλησιάζουμε στά ρινίσματα πού βρίσκονται στὸ χαρτί. Αὐτά ἔλκονται. Πλησιάζουμε ἀκόμα τά ἄκρα τοῦ σωλήνα στοὺς πόλους τῆς μαγνητικῆς βελόνας. Ὁ ἔνας ἔλκεται καὶ δ ἄλλος ἀπωθεῖται ἀπό τὸ ἔνα ἄκρο τοῦ σωλήνα, ἐνδ ἀντίθετα συμβαίνει ἀπό τὸ ἄλλο ἄκρο. Ὁ σωλήνας εἶναι μαγνήτης.
- στ) Κινοῦμε τὸ σωλήνα ἔτσι, πού τὰ ρινίσματα νά ἀνακατευθοῦν καλά. Ὁ σωλήνας παύει νά εἶναι μαγνήτης· δέν ἀπωθεῖ τή βελόνα καὶ δέν ἔλκει τὰ ρινίσματα τοῦ σιδήρου (εἰκ. 134).

Συμπεράσματα

Οι πόλοι τοῦ μαγνήτη εἶναι ἀδύνατο νά χωριστοῦν, σέ δσα μικρά κομμάτια κι ἀν τὸν κόψουμε. Ὁ μαγνητισμός εἶναι ἰδιότητα τοῦ μορίου.

Tá μόρια τοῦ σιδήρου ἢ τοῦ χάλυβα εἶναι μαγνήτες καὶ προτοῦ αὐτός μαγνητιστεῖ. Ἡ μαγνητική ἰδιότητα δέν ἐκδηλώνεται, γιατί οἱ μικροί αὐτοί μαγνήτες (μοριακοί μαγνήτες) εἶναι προσανατολισμένοι σέ δλες τίς διενθύνεις. "Οταν μαγνητίζουμε μιά ράβδο, προσανατολίζουμε δλους τοὺς μοριακούς μαγνήτες στήν ἴδια φορά.

Ἐννοια τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου


Ἀπαραίτητα δργανα

1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Ἐνας σύνδεσμος ἀπλός (σταυρός).
4. Μιά λαβίδα ἀπλή.
5. Ἐνα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
6. Μιά μαγνητική βελόνα σέ βάση.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Βιδώνουμε τή ράβδο τῶν 0,80 m πάνω στή χυτοσιδερένια βάση. Πάνω σ' αὐτή και σέ ύψος 30 cm περίπου

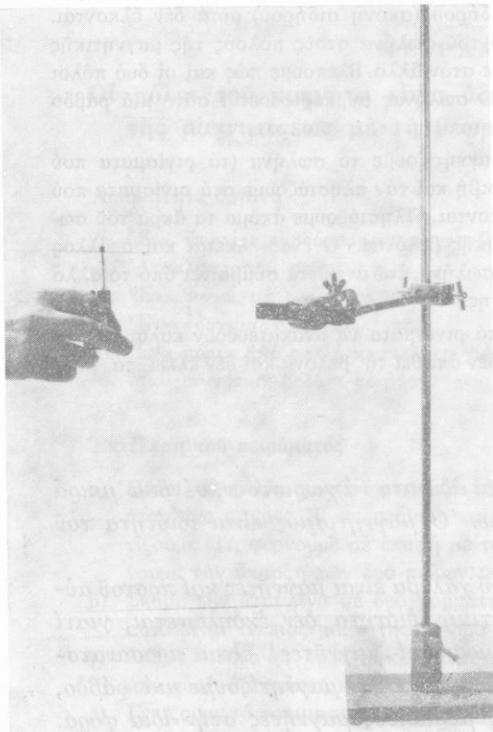Εἰκ. 135 στηρίζουμε τόν ἀπλό σύνδεσμο καὶ πάνω σ' αὐτόν στερεώνουμε μέ τό ἄκρο τοῦ στελέχους τῆς τή λαβίδας.



Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Μέ τήν δρειχάλκινη λαβίδα συγκρατοῦμε ἔνα ραβδόμορφο μαγνήτη δριζόντια. Παίρνουμε τή μαγνητική βελόνα πού στηρίζεται στόν ἄξονά της καὶ τήν πλησιάζουμε στό ραβδόμορφο μαγνήτη σ' ἀπόσταση π.χ. 15 cm, σέ διάφορες θέσεις ἐπάνω στό δριζόντιο ἐπίπεδο πού περνᾶ ἀπό τόν ἄξονα τοῦ μαγνήτη, πάνω ἀπ' αὐτόν καὶ κάτω ἀπ' αὐτόν. Παρατηροῦμε πώς σ' δλες αὐτές τίς θέσεις ἡ ἐπίδραση τοῦ μαγνήτη στή βελόνα γίνεται ἔντονα αἰσθητή (εἰκ. 135).

- β) Ξανακάνουμε τό ἴδιο σ' ἀπόσταση π.χ. 30 cm, 50 cm κτλ. Η

επίδραση τοῦ μαγνήτη στή βελόνα γίνεται ἀσθενέστερη, δύσι μεγαλώνει ἡ ἀπόσταση. Διαπιστώνουμε δτὶ γύρω ἀπό τὸ ραβδόμορφο μαγνήτη ὑπάρχει μιὰ περιοχὴ τοῦ χώρου ποὺ μέσα σ' αὐτήν, ἄν βρεθεῖ μαγνητική βελόνα, θά ἀσκηθοῦ ἐπάνω σ' αὐτή δυνάμεις. Ἡ περιοχὴ αὐτή λέγεται μαγνητικό πεδίο.

Συμπέρασμα

Γύρω ἀπό κάθε μαγνήτη ὑπάρχει μιὰ περιοχὴ τοῦ χώρου, πού σέ κάθε σημεῖο τῆς ἀσκοῦνται δυνάμεις σέ πόλο μαγνητικῆς βελόνας πού θά βρεθεῖ σ' αὐτό. Ὁ χῶρος αὐτός λέγεται μαγνητικό πεδίο.

ΠΕΙΡΑΜΑ 10o


Αἰσθητοποίηση τῆς δυναμικῆς μαγνητικῆς γραμμῆς μέ τήν κίνηση ἔλευθερου πόλου

Απαραίτητα ὅργανα

1. Μιὰ λεκάνη γυάλινη $30 \times 20 \times 15$ cm.
2. Δυό πλαστικές βεντοῦζες μέ ἄγκιστρο.
3. "Ενα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
4. Μιά ἀτσαλίνα.
5. Πώματα φελλοῦ διαφόρων διαμέτρων.
6. "Ενα λεπτό κερί.
7. Μιά ξυριστική λεπίδα.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Στήνης ἔξωτερική ἐπιφάνεια τῆς μεγάλης ἕδρας τῆς λεκάνης καὶ 2-3 cm πιό κάτω ἀπό τά χείλη τῆς προσκολλᾶμε τίς βεντοῦζες σ' ἀπόσταση τῇ μιὰ ἀπό τήν ἄλλη πιό μικρή ἀπό τό μῆκος τοῦ ραβδόμορφου μαγνήτη. Γεμίζουμε τή λεκάνη νερό ὃς τό ψύφος πού βρίσκουνται οἱ βεντοῦζες καὶ στό ἄγκιστρό τους τοποθετοῦμε τόν ἔνα ραβδόμορφο μαγνήτη.
- b) Κόβουμε ἀπό τήν ἀτσαλίνα ἔνα κομμάτι 10-12 cm, τό μαγνητίζουμε μέ τόν ἄλλο ραβδόμορφο μαγνήτη καὶ τό περνᾶμε στό πῶμα τοῦ φελλοῦ ἔτσι, πού νά ἔξεχει τό ἄκρο του ἀπό τή μικρή βάση του περίπου ἔνα ἑκατοστόμετρο. Κόβουμε μέ τήν ξυριστική λεπίδα ἀπό τό κερί ἔνα κομμάτι 2-3 cm καὶ τό στερεάνωμε στό κοντό ἄκρο τῆς ἀτσαλίνας πού βγαίνει ἔξω ἀπό τό πῶμα. Βάζουμε τό φελλό μέσα στό νερό τῆς λεκάνης μέ τό κερί πρός τά πάνω. "Αν δ φελλός μέ τήν ἀτσαλίνα καὶ τό κερί δέν ἴσορροπεῖ κατακόρυφα, τόν ἀλλάζουμε μ" ἔναν ἄλλο πού νά ἔχει πιό μεγάλη διάμετρο. Ἀκόμα μεταβάλλουμε τό μῆκος τοῦ κεριοῦ, ὥσπου ή ἀτσαλίνα νά ἴσορροπήσει κατακόρυφα.

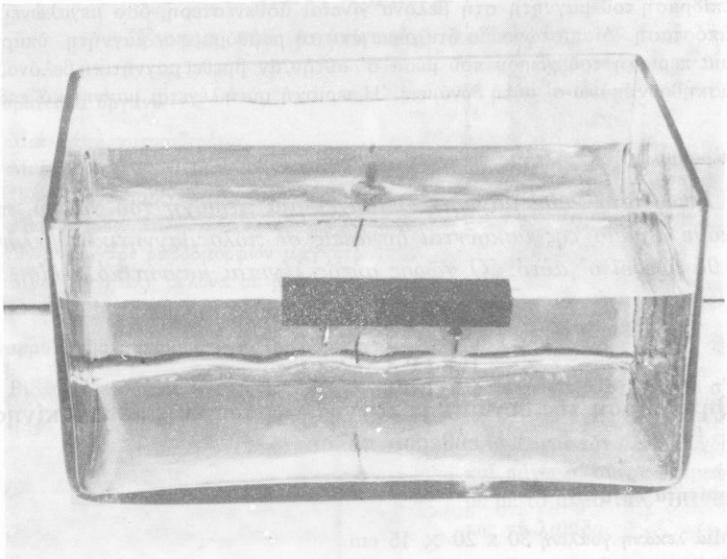

Εἰκ. 136

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

Ανάβουμε τό κερί καὶ πλησιάζουμε τό φελλό μέ τήν κατακόρυφη ἀτσαλίνα, κυθώς ἐπιπλέει, στήν περιοχή τοῦ πόλου τοῦ ραβδόμορφου μαγνήτη, τοῦ δύμωνυμου μέ τόν πόλο τοῦ πάνω ὄκρου τῆς μαγνητισμένης ἀτσαλίνας, καὶ τόν ἀφήνουμε ἐλεύθερο. Βλέπουμε πώς ὁ φελλός μέ τό κερί ἀπομακρύνεται ἀπό τό ἄκρο τοῦ ραβδόμορφου μαγνήτη καὶ ἀπό τά τοιχώματα τῆς λεκάνης, γιατί ἀπωθεῖται, κι ἀφοῦ διαγράψει καμπύλη τροχιά, ξαναγυρίζει κοντά στά τοιχώματα τῆς λεκάνης καὶ προσκολλᾶται σ' αὐτά στήν περιοχή τοῦ ἄλλου πόλου τοῦ ραβδόμορφου μαγνήτη (εἰκ. 136).

Συμπέρασμα

Μέ τήν ἀπλήν διάταξην πού περιγράφαμε πετύχαμε νά ἔχουμε κατά πάποιο τρόπο ἐλεύθερο πόλο, δ ὅποῖς κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου πού δημιουργεῖται ἀπό τό ραβδόμορφο μαγνήτη κινεῖται διαγράφοντας καμπύλη γραμμή, τή μαγνητική δυναμική γραμμή.

Αἰσθητοποίηση τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου. Δυναμικές μαγνητικές γραμμές


Απαραίτητα ὅργανα


1. "Ἐνα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
2. "Ἐνας πεταλοειδής μαγνήτης.
3. "Ἐνα κουτί μέρισματα σιδήρου.
4. "Ἐνα κομμάτι τζάμι.
5. Λίγα φύλλα λευκοῦ χαρτιοῦ.
6. "Ἐνα φιαλίδιο λάκ (lac).

Εκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Πάνω στό τραπέζι μας τοποθετοῦμε τό ραβδόμορφο μαγνήτη και πάνω σ' αὐτόν τό τζάμι πού τό σκεπάζουμε μέ ενα φύλλο χαρτιοῦ. Πάνω στό χαρτί ρίχνουμε μέ τό κουτί ρινίσματα σιδήρου. Αὐτά διατάσσονται γύρω ἀπό τό μαγνήτη και σχηματίζουν γραμμές πού ἀναχωροῦν ἀπό τόν εναν πόλο (βόρειο) και καταλήγουν στόν ἄλλο (νότιο). Οι γραμμές αὐτές λέγονται μαγνητικές


Εἰκ. 137

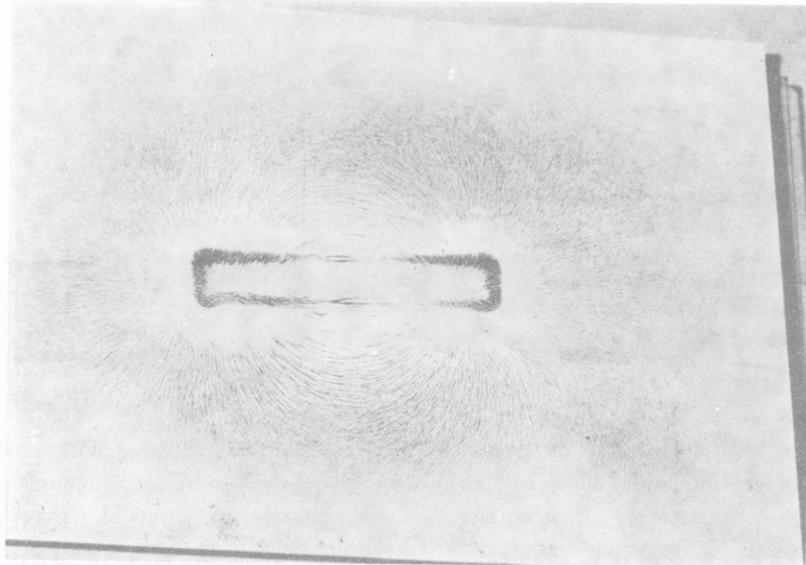

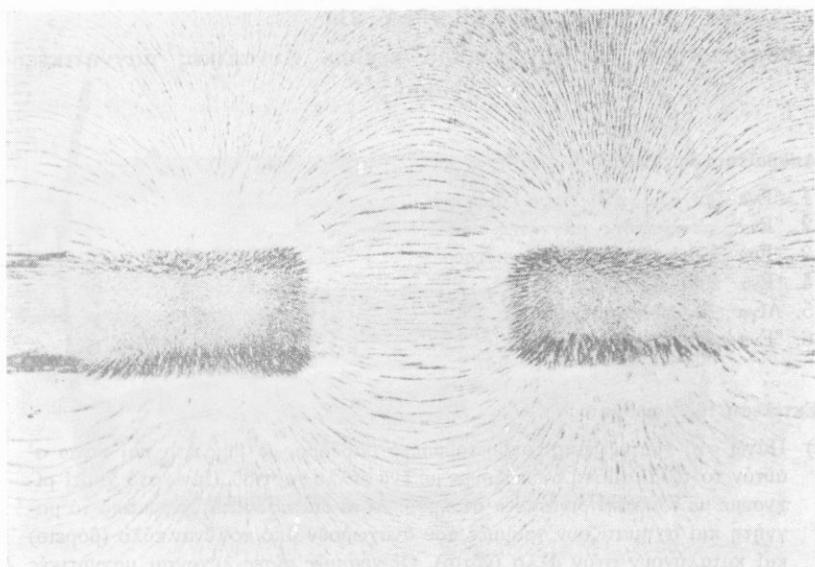


Εἰκ. 138

Εἰκ. 139

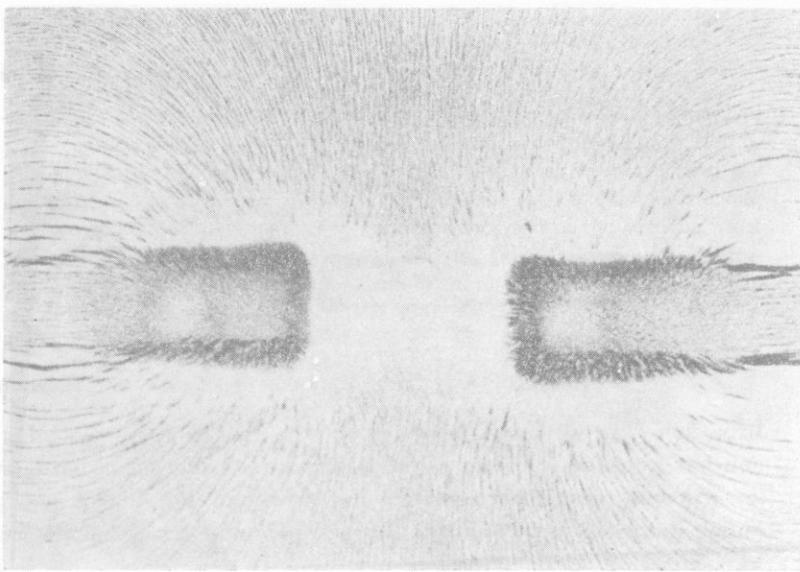

160

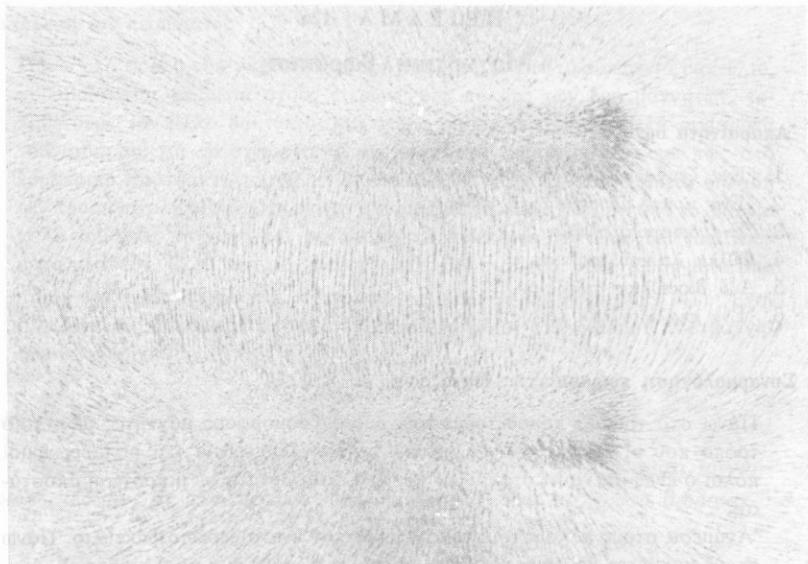

Εἰκ. 140

ΕΙΚΑΣΤΗ ΕΙΚΑΣΤΗ 13ο

δυναμικές γραμμές. Ὡς εἰκόνα πού σχηματίζεται λέγεται μαγνητικό φάσμα (εἰκ. 137). Ἀν θέλουμε νά δείξουμε τό μαγνητικό φάσμα στούς μαθητές, τό ψεκάζουμε μέ λάκ ̄ετσι, πού τά ρινίσματα νά κολλήσουν στό χαρτί. Τά ̄φήνουμε λίγο ̄κινητα νά ξεραθοῦν και σηκώνουμε κατακόρυφα τό τζάμι. τό ̄πομακρύνουμε ̄πό τό μαγνήτη και βγάζουμε ̄π' αὐτό τό φύλλο τοῦ χαρτού πού πάνω του εἶναι σχηματισμένο τό μαγνητικό φάσμα.

- β) Ξανκάνουμε τά ̄δια χρησιμοποιώντας τούς δυό ραβδόμορφους μαγνήτες τοποθετημένους τόν ̄να στήν προέκταση τοῦ ̄λλου και μέ λίγη ̄πόσταση ̄ναμεσα σ' αὐτούς ως ̄ξεῆς:
1. Μέ τούς ̄τερώνυμους πόλους τόν ̄να στραμμένο πρός τόν ̄λλο (εἰκ. 138).
 2. Μέ τούς ̄διμώνυμους πόλους τόν ̄να στραμμένο πρός τόν ̄λλο (εἰκ. 139).
- γ) Ξανακάνουμε τό ̄διο χρησιμοποιώντας τόν πεταλοειδή μαγνήτη (εἰκ. 140).

Συμπέρασμα

Οι γραμμές πού σχηματίζουν τά ρινίσματα τοῦ σιδήρου και πού ̄νπάρχουν ̄νοητά και ̄χωρίς τά ρινίσματα στό χδρο γύρω ̄πό τό μαγνήτη λέγονται μαγνητικές δυναμικές γραμμές. Μέ τίς δυναμικές μαγνητικές γραμμές γίνεται αἰσθητή ή ̄παρξη τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου.

Μαγνητική θωράκιση

[°]Απαραίτητα δργανα


1. "Ενα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
2. "Ενα κουτί μέρισματα σιδήρου.
3. "Ενα κομμάτι τζάμι.
4. Φύλλα λευκοῦ χαρτιοῦ.
5. Δυό δακτύλιοι σιδερένιοι.
6. "Ενα φιαλίδιο λάκ (lac).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Πάνω στό τραπέζι τοποθετοῦμε τούς δυό ραβδόμορφους μαγνήτες μέτρητοι τρόπο πού οι άξονές τους νά βρίσκονται στήν ίδια εύθεια καί οι έτερων μοι πόλοι ο δένας άπεναντί στόν άλλο κι δοσο είναι δυνατό σέ μικρότερη άπόσταση.

[°]Ανάμεσα στούς πόλους τους τοποθετοῦμε τόν ένα σιδερένιο δακτύλιο. Πάνω στούς μαγνήτες βάζουμε τό τζάμι καί πάνω σ' αὐτό ένα φύλλο χαρτιοῦ.

Εἰκ. 141

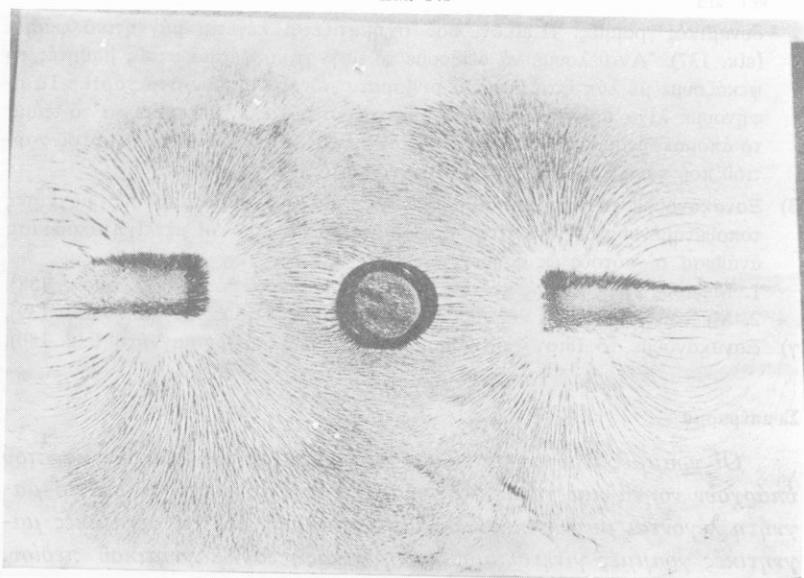

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

Πάνω στὸ φύλλο τοῦ χαρτοῦ καὶ στή θέση πάνω ἀπό τὸ σιδερένιο δακτύλιο, πού βρίσκεται ἀνάμεσα στοὺς ἑτερόνυμους πόλοντος τῶν δυό μαγνητῶν, το- ποθετοῦμε τόν ἄλλο δακτύλιο κι ὑστερα ρίχνουμε στό χαρτί τά ρινίσματα τοῦ σιδήρου, γιὰ νά σχηματιστεῖ τό μαγνητικό φάσμα. Βλέπουμε πώς στό ἐσωτερικό τοῦ δακτύλιου τά ρινίσματα μένουν ὅπως ἔπεσαν, ἄτακτα, δηλαδὴ δέν προσανατολίζονται. Οἱ μαγνητικές γραμμές, πού ἀναχωροῦν ἀπό τό βόρειο πόλο τοῦ ἑνός μαγνήτη καὶ συναντοῦν τό σιδερένιο δακτύλιο, δέν μπαίνουν μέσα σ' αὐτόν, ἀλλά περνοῦν ἀπό τή μάξα τοῦ σιδήρου, συνεχίζουν μετά ἀπό αὐτόν καὶ καταλήγουν στό νότιο πόλο τοῦ ἄλλου μαγνήτη (εἰκ. 141). Ἔτσι ὁ σιδερένιος δακτύλιος ἀποτελεῖ θώρακα, ἐμπόδιο, στή διάδοση τοῦ μαγνη- τικοῦ πεδίου.

Συμπέρασμα

Μποροῦμε νά προφυλάξουμε ἕτα χῶρο ἀπό τήν ἐπίδραση μαγνη- τικῶν πεδίων, ἃν τόν περικλείσουμε μέσα σ' ἕτα σιδερένιο θώρακα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 13ο


*Εξάρτηση τῆς μαγνητίσεως ἀπό τή θερμοκρασία

*Απαραίτητα δργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
4. Μιά λαβίδα ἀπλή.
5. "Ἐνα ὁγκιστρό.
6. "Ἐνα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
7. Λίγα μικρά καρφιά.
8. "Ἐνα σύρμα χάλκινο φ 0,5 mm μήκους 20-25 cm.
9. "Ἐνας λύχνος οἰνοπνεύματος ἢ άγραφέιου.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Βιδώνουμε σέ κάθε μιά ἀπό τίς δυὸς βάσεις ἀπό μιά ράβδο, πού πάνω της στε- ρεώνουμε ἔνα σύνδεσμο. Στόν ἔνα σύνδεσμο μέ τήν ἄκρη τοῦ στελέχους τῆς στερεώνουμε τή λαβίδα καὶ μ' αὐτή συγκρατοῦμε τόν ἔνα ραβδόμορφο μα-

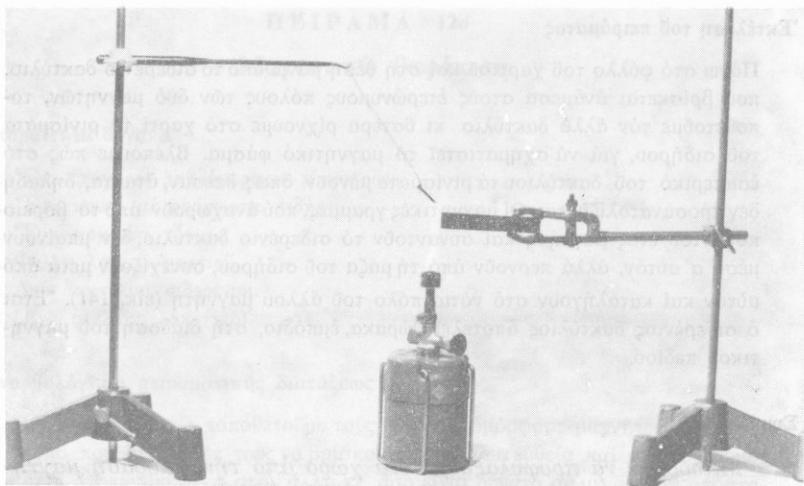

Εικ. 142. Μετρητής της λύσης για την προσέκταση των μαγνήτων κομιτών.

γνήτη μέ τὸν ἄξονα στήν προέκταση τοῦ στελέχους τῆς. Τοποθετοῦμε τὸ λύχνο κάτω ἀπό τὸ ἄκρο τοῦ μαγνήτη καὶ κανονίζουμε τὸ ὑψος τοῦ συνδέσμου ἔτσι, ποὺ ἡ κορυφὴ τῆς φλόγας τοῦ λύχνου νά περνᾶ μπροστά ἀπό τὸ ἄκρο αὐτό, ἀλλὰ χωρὶς νά ἀκουμπᾶ στὸ μαγνήτη. Σβήνουμε τὸ λύχνο.

- β) Στὸ σύνδεσμο τοῦ ἄλλου δρθοστάτη στερεώνουμε τὸ ἄγκιστρο καὶ τὸν τοποθετοῦμε σέ τέτοια θέση, πού τὸ ἄγκιστρο νά είναι παράλληλο μέ τὸν ἄξονα τοῦ μαγνήτη. Δένουμε ἀπό τὸ ἔνα ἄκρο τοῦ σύρματος ἔνα καρφί καὶ στὸ ἄλλο ἄκρο σχηματίζουμε κρίκο καὶ μ' αὐτὸν τὸ κρεμάμε ἀπό τὸ ἄγκιστρο. Τοποθετοῦμε τοὺς δύο δρθοστάτες σέ τέτοια ἀπόσταση τὸν ἔναν ἀπό τὸν ἄλλο, πού τὸ καρφί ἐλκόμενο ἀπό τὸ μαγνήτη νά ἀπέχει ἀπ' αὐτὸν 0,5-1 cm.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

Ανάβουμε τὸ λύχνο. Τὸ καρφί θερμαίνεται καὶ σέ μιὰ στιγμὴ βλέπουμε πῶς παίει νά ἔλκεται ἀπό τὸ μαγνήτη, πέφτει, ἐκτελεῖ μιὰ αἰώρηση καὶ ξαναγυρίζει στήν προηγούμενη θέση, ἔλκεται καὶ πάλι ἀπό τὸ μαγνήτη καὶ σταθεροποιεῖται. Πολὺ γρήγορα δύμως πέφτει καὶ πάλι, γιά νά ξαναπιαστεῖ ἀπό τὸ μαγνήτη ὑστερα ἀπό μιὰ αἰώρηση. Αὐτό ἐπαναλαμβάνεται συνέχεια (εἰκ. 142).

Συμπεράσματα

Τὸ κρεμασμένο καρφί μαγνητίζεται ἀπό ἐπαγωγή τοῦ φαβδόμορφου μαγνήτη καὶ ἔλκεται ἀπ' αὐτὸν.

Κατά τὴν θέρμανση καὶ, ὅταν φτάσει ἡ θερμοκρασία τὸ σημεῖο

μετατροπής, παύει ή μαγνήτιση τοῦ καρφιοῦ καὶ τότε πέφτει. Τὴν ὥρα δύως πού αἰωρεῖται τὸ καρφί κρυώνει, ή θερμοκρασία του φτάνει κάτω ἀπό τὸ σημεῖο μετατροπῆς κι ἔτσι, ὅταν φτάσει πάλι κοντά στὸ μαγνήτη, μαγνητίζεται ἀπό ἐπαγωγὴ καὶ ἐλκόμενο σταθεροποιεῖται. Στή τονέχεια θερμανόμενο ἀπομαγνητίζεται πάλι, ὅταν αὐξηθεῖ ή θερμοκρασία κ.ο.κ.)
Λευκόν αφημένων νοστικού θερμού όποιας ουσίας
Ποτητικούς αναγκής ἀταξιαίς επιλεγμένων ποτητικούς θερμούς ουσίας έτεις αὐτού

Σημείωση

"Όταν ἐκτελοῦμε τό πείραμα, πρέπει νά προσέχουμε, ὅστε η φλόγα τοῦ λύχνου νά μήν πλησιάζει πολὺ τὸ ραβδόμορφο μαγνήτη, γιατί ὑπάρχει κίνδυνος νά ἀπομαγνητιστεῖ κι αὐτός.

ΠΕΙΡΑΜΑ 14ο

Κατασκευή πυξίδας μέ πρόχειρα μέσα

Απαραίτητα ὄργανα καὶ ὄλικά

1. "Ενα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
2. "Ενα χαρτόνι κυκλικό λευκό φ 10 cm περίπου.
3. Μιά ξυριστική λεπίδα.
4. Μιά βελόνα ραψίματος μικροῦ μήκους.
5. "Ενα πῶμα φελλοῦ.
6. "Ενα φυσίγγιο ἐνέσεων ἄδειο.
7. "Ενα σωληνάριο μὲ γόμμα.
8. "Ενα κυκλικό πλαστικό ή χάρτινο κουτί φ 10 cm περίπου.
9. "Ενα πριονάκι ἐνέσεων.

Τρόπος έργασίας

- a) Κόβουμε τό κυκλικό χαρτόνι σέ τέτοιες διαστάσεις, πού ή διάμετρός του νά είναι λίγο πιο μικρή ἀπό τή διάμετρο τοῦ κουτιοῦ, καὶ σχεδιάζουμε πάνω σ. αὐτό τό ἀνεμολόγιο.
- b) Κολλάμε στήν ἐπιφάνεια τοῦ χαρτονιοῦ, πού δέν ἔχει τό ἀνεμολόγιο, τήν ξυριστική λεπίδα ἔτσι, πού τό κέντρο της νά συμπέσει μέ τό κέντρο τοῦ κυκλικοῦ χαρτονιοῦ κι ὁ ἄξονάς της νά ἔχει τή διεύθυνση βορράς - νότος, δημος σημειώνεται στό ἀνεμολόγιο καὶ, ἀφοῦ ξεραθεῖ ή γόμμα, τή μαγνητίζουμε.
- c) Κόβουμε τά ἄκρα τοῦ φυσίγγιου, καὶ τό ἔνα μέ τό πάνω μέρος του τό κολλάμε

στό κέντρο τής ξυριστικής λεπίδας και τού χαρτονιού (μέσα στήν κεντρική τρύπα τής ξυριστικής λεπίδας).

- δ) Καρφώνουμε στό κέντρο τοῦ πώματος τοῦ φελού τή βελόνα τοῦ ραψίματος ἔτσι, πού ἡ ἀκίδα νά βγαινει ἀπό τή μεριά τῆς μικρότερης βάσεως, καί κολλᾶμε τό πῶμα μέ τή μεγαλύτερη βάση στό κέντρο τοῦ πυθμένα τοῦ πλαστικοῦ κουτιοῦ.

ε) Μέσα στό κουτί πάνω στόν κατακόρυφο ἄξονα (βελόνα) στηρίζουμε τό ἀνεμο λόγιο μέ τό ἄκρο τοῦ φυσίγγιου. Παρατηροῦμε πώς τό δργανο προσανατολίζεται καί μᾶς δείχνει τή διεύθυνση βορράς - νότος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

ΠΕΙΡΑΜΑ 1ο


*Ηλέκτριση μέ τριβή. Καλοί καὶ κακοί ἀγωγοί τοῦ ἡλεκτρισμοῦ

*Απαραιτητα ὅργανα

1. Μιά ράβδος γυάλινη.
2. Μιά ράβδος ἐβονίτη.
3. "Ενα κομμάτι πλαστικοῦ φύλλου.
4. "Ενα κομμάτι μάλινου ύφασματος.
5. "Ενα ἡλεκτρικό ἔκχρεμές.
6. "Ενας[—]κύλινδρος ἡλεκτροστατικός μέ μονωτικό στέλεχος.

*Έκτέλεση τοῦ πειράματος


- a) Τρίβουμε τή γυάλινη ράβδο μέ τό πλαστικό φύλλο καὶ πλησιάζουμε τό ἄκρο πού τρίγαμε στό ἡλεκτρικό ἔκκρεμές. Τό σφαιριδίο τοῦ ἔκκρεμοῦς ἔλκεται, ἐπομένως ἡ ράβδος εἰναι ἡλεκτρισμένη (εἰκ. 143). Πλησιάζουμε στό ἔκκρεμές τό ὄλλο ἄκρο τῆς ράβδου. Τό ἔκκρεμές δέν ἔλκεται (εἰκ. 144). *Η ράβδος ἡλεκτρίστηκε μόνο στό μέρος πού τρίγαμε.
- b) Τρίβουμε τή ράβδο ἀπό ἐβονίτη μέ τό μάλινο ύφασμα καὶ ἐργαζόμαστε κατά τόν ίδιο τρόπο. Παρατηροῦμε πώς καὶ ὁ ἐβονίτης ἡλεκτρίστηκε μόνο στό μέρος πού τόν τρίγαμε (εἰκ. 145 καὶ 146).

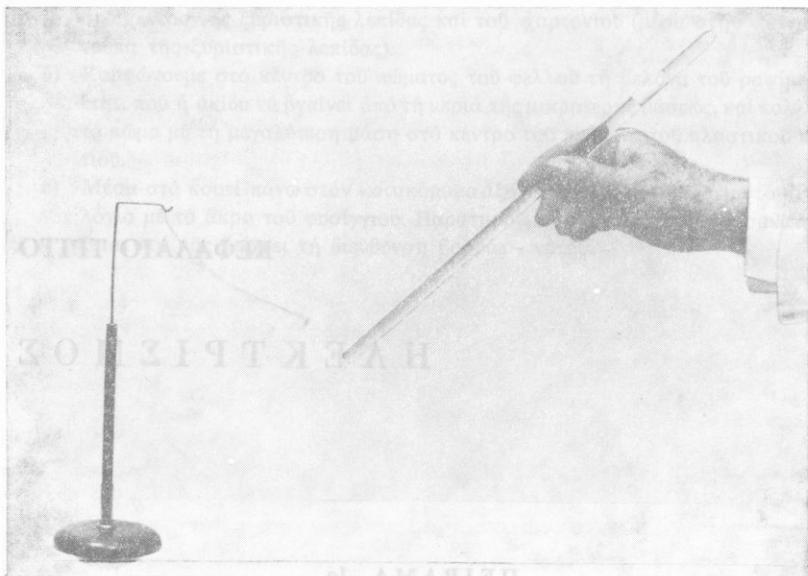


Εἰκ. 143

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΠΙΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ

Εἰκ. 144

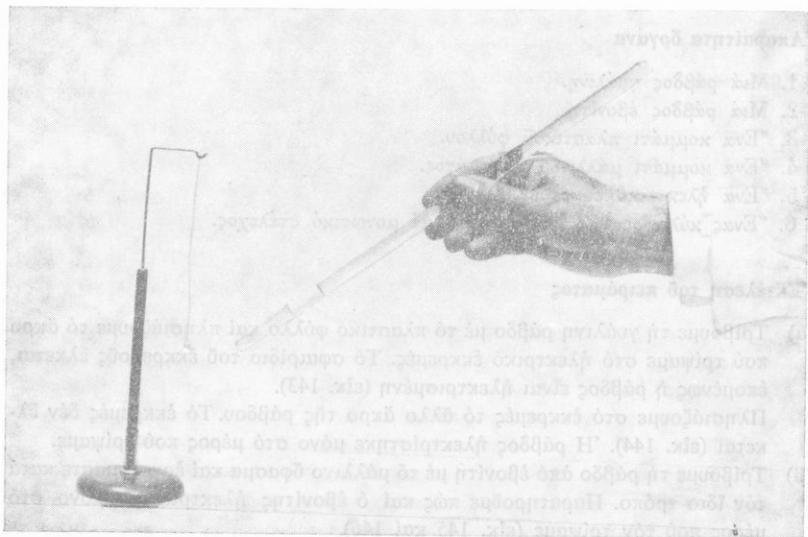


168

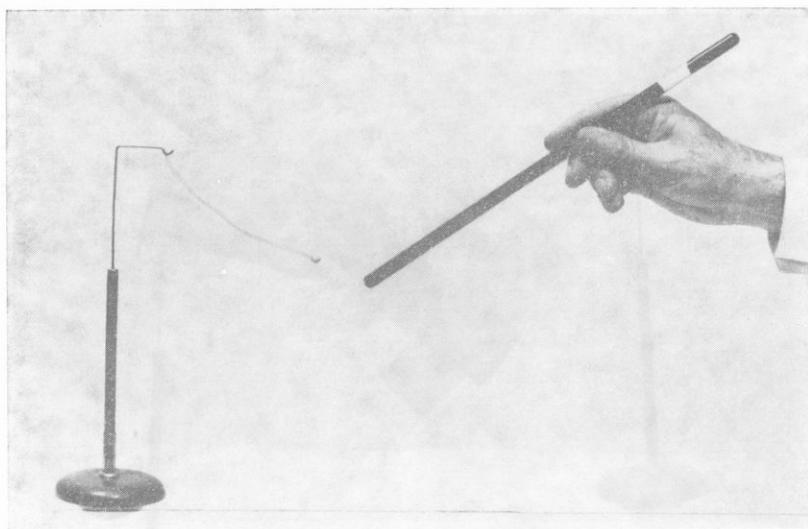


Εἰκ. 145

THE LAW

Εἰκ. 146

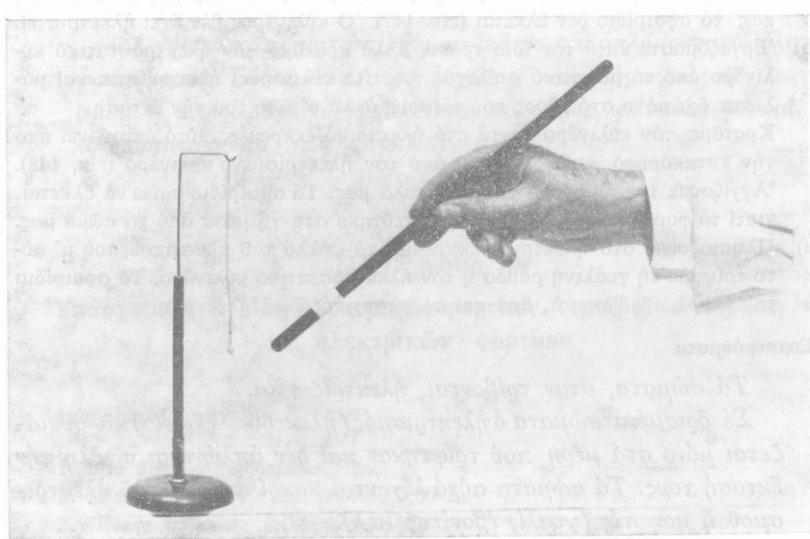

169 (7)

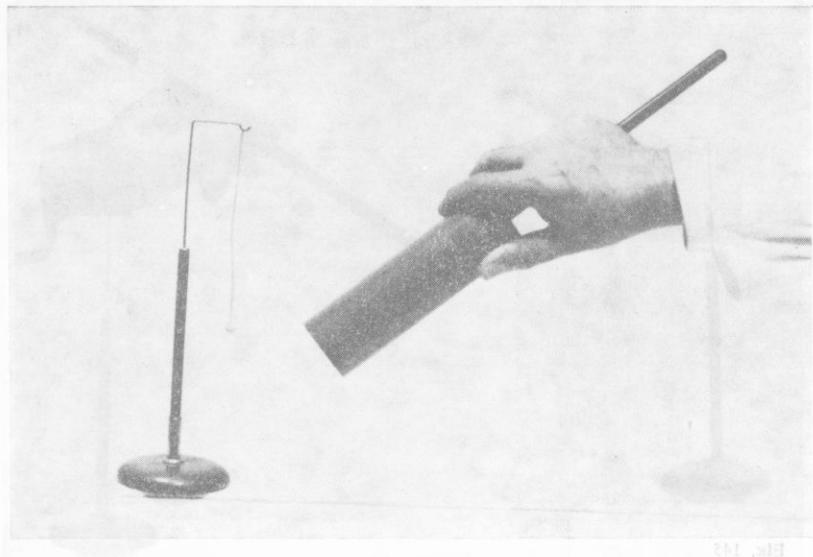


Εἰκ. 147

- γ) Κρατᾶμε τόν ήλεκτροστατικό κύλινδρο μέ τό χέρι μας και τόν τρίβουμε μέ τό πλαστικό φύλλο. Τόν πλησιάζουμε στό ήλεκτρικό έκκρεμές και βλέπουμε πώς τό σφαιρίδιο δέν ἔλκεται (εἰκ. 147). Ὁ κύλινδρος δέν ἔχει ήλεκτριστεῖ.
- δ) Ἐργαζόμαστε κατά τόν ίδιο τρόπο, ἀλλά κρατᾶμε τόν ήλεκτροστατικό κύλινδρο ἀπό τό μονωτικό στέλεχός του. Ὁ κύλινδρος ήλεκτρίζεται και μάλιστα δχι μόνο στό μέρος πού τρίψαμε ἀλλά σ' δλη του τήν ἔκταση. Κρατᾶμε τόν κύλινδρο κοντά στό ήλεκτρικό έκκρεμές, αντό ἀποκλίνει ἀπό τήν κατακόρυφο, καθώς ἔλκεται ἀπό τόν ήλεκτρισμένο κύλινδρο (εἰκ. 148). Ἀγγίζουμε τόν κύλινδρο μέ τό δάκτυλό μας. Τό σφαιρίδιο παύει νά ἔλκεται, γιατί τό φορτίο τοῦ κυλίνδρου διοχετεύτηκε στή γῇ μέσα ἀπό τό σῶμα μας.
- ε) Πλησιάζουμε στό ήλεκτρικό έκκρεμές τό φύλλο τοῦ πλαστικοῦ, πού μ' αὐτό τρίψαμε τή γυάλινη ράβδο ἡ τόν ήλεκτροστατικό κύλινδρο. Τό σφαιρίδιο τοῦ έκκρεμοῦς ἔλκεται, ἄρα και τό πλαστικό εἶναι ήλεκτρισμένο.

Συμπεράσματα

Τά σώματα, ὅταν τρίβονται, ηλεκτρίζονται.

Σέ δρισμένα σώματα ὅ ηλεκτρισμός (ηλεκτρικό φορτίο) παρουσιάζεται μόνο στά μέρη πού τρίφτηκαν και δέν ἀπλώνεται σ' δλη τήν ἔκτασή τους. Τά σώματα αυτά λέγονται κακοί ἀγωγοί τοῦ ηλεκτρισμοῦ ἡ μονωτές (γυαλί, ἐβονίτης κτλ).

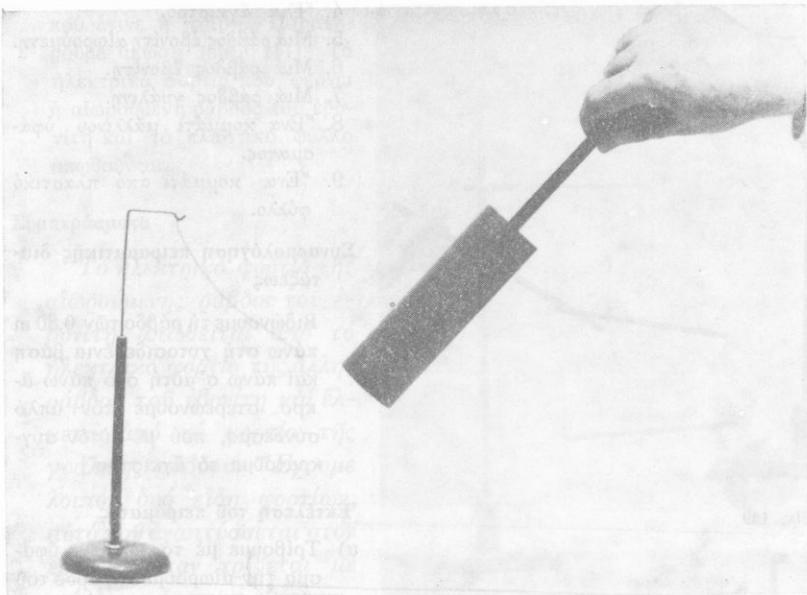

Εἰκ. 148

Σέ δρισμένα σώματα τά ήλεκτρικά φορτία ἀπλώνονται σ' ὅλη τὴν ἔκτασή τους. Τά σώματα αὐτά λέγονται καλοὶ ἀγωγοί τοῦ ἡλεκτρισμοῦ ή ἀπλοὶ ἀγωγοί (χάλκινος κύλινδρος, μέταλλα γενικά, τό ἀνθρώπινο σῶμα, ἥ γῆ κτλ.).


ΠΕΙΡΑΜΑ 2ο

***Υπάρχουν δυό εῖδη ήλεκτρικῶν φορτίων. Ἀμοιβαία ἐπίδραση τῶν διφέροντων εἰδῶν ηλεκτρικῶν φορτίων**


***Απαραίτητα δργανα**

1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. "Ενας σύνδεσμος ἀπλός (σταυρός).

σετ σετ

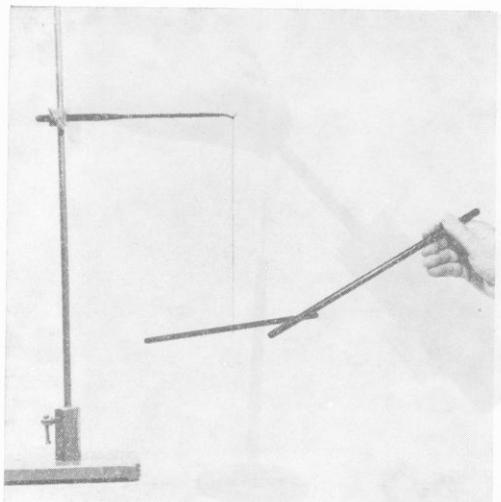

Εἰκ. 149

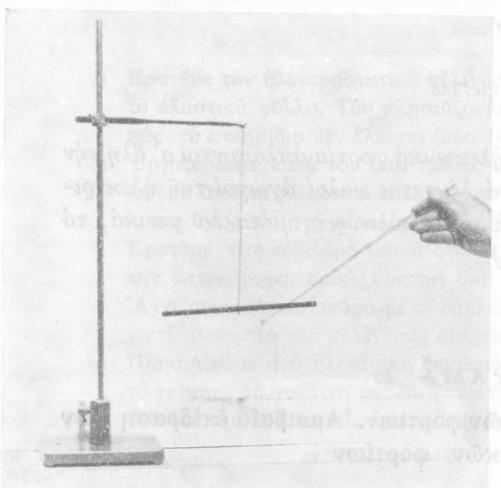

Εἰκ. 150

4. "Ενα ἄγκιστρο.
5. Μιά ράβδος ἔβονίτη αἰωρούμενη.
6. Μιά ράβδος ἔβονίτη.
7. Μιά ράβδος γυάλινη.
8. "Ενα κοιμάτι μάλλινου ὑφάσματος.
9. "Ενα κοιμάτι ἀπό πλαστικό φύλλο.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Βιδώνουμε τή ράβδο τῶν 0,80 μ πάνω στή χυτοσιδερένια βάση και πάνω σ' αὐτή στό πάνω ἄκρο στερεώνουμε τόν ἀπλό σύνδεσμο, πού μέ αὐτόν συγκρατοῦμε τό ἄγκιστρο.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Τρίβονμε μέ τό μάλλινο ὑφασμα τήν αἰωρούμενη ράβδο τοῦ ἔβονίτη και τήν κρεμᾶμε ἀπό τό ἄγκιστρο. Ἡ ράβδος εἶναι ἡλεκτρισμένη.
 - b) Τρίβονμε μέ τό μάλλινο ὑφασμα τήν ἀλλη ράβδο τοῦ ἔβονίτη και ὕστερα πλησιάζουμε τό ἄκρο πού τρίψαμε στό ἄκρο τής αἰωρούμενης ράβδου. Παρατηροῦμε ἄπωση (εἰκ. 149). Τά ἡλεκτρικά φορτία πού φέρνουν οἱ δύο ράβδοι τοῦ ἔβονίτη ἀπωθοῦνται.
 - γ) Τρίβονμε μέ τό πλαστικό φύλλο τή γυάλινη ράβδο κι ὕστερα πλησιάζουμε αὐτό τό ἄκρο στό ἄκρο τής αἰωρούμενης ράβδου. Παρατηροῦμε ἔλξη (εἰκ.
- 150). Τά ἡλεκτρικά φορτία πού φέρνει ή αἰωρούμενη ράβδος τοῦ ἔβονίτη και ή γυάλινη ράβδος ἔλκονται.
- δ) Τρίβονμε πάλι τή γυάλινη ράβδο μέ τό πλαστικό φύλλο και πλησιάζουμε τώρα στό ἄκρο τής αἰωρούμενης ράβδου τό πλαστικό φύλλο στήν περιοχή

πού ἔγινε ἡ τριβή. Παρατη-
ροῦμε ἀπώσῃ (εἰκ. 151). Τά
ἡλεκτρικά φερτία πού φέρνει
ἡ αἰωρούμενη ράβδος τοῦ ἐβο-
νίτη καὶ τὸ πλαστικό φύλλο
ἀπωθοῦνται.

Συμπεράσματα


Τό ἡλεκτρικό φορτίο τῆς
αἰωρούμενης ράβδου τοῦ ἐ-
βονίτη ἀπωθεῖται ἀπό τό
ἡλεκτρικό φορτίο τῆς ἀλλῆς
ράβδου τοῦ ἐβονίτη καὶ ἔλ-
κεται ἀπό τό φορτίο τῆς
γυάλινης ράβδου. Ἐχουμε
λοιπόν δυό εἴδη φορτίων,
αὐτό πού ἀναπτύσσεται στόν
ἐβονίτη, δταν τοίβεται μέ
μάλινο ὑφασμα (ἀρνητι-
κό), κι αὐτό πού ἀναπτύ-
σεται στό γυαλί, δταν τοί-
βεται μέ πλαστικό φύλλο (θετικό).

Τά διμώνυμα φορτία ἀπωθοῦνται, τά ἑτερώνυμα ἔλκονται.

Τό πλαστικό φύλλο, ἀφοῦ ἀπωθεῖ τήν αἰωρούμενη ράβδο, φέρνει
ἀρνητικό φορτίο, ἐνῶ ἡ γυάλινη ράβδος θετικό. Ἐπομένως, δταν
τοίβονμε μεταξύ τονς δυό σώματα, ἀναπτύσσονται σ' αὐτά ἀντί-
θετα ἡλεκτρικά φορτία.

Σημείωση

Ἄν τρίψουμε τή ράβδο τοῦ ἐβονίτη μέ πλαστικό φύλλο, αὐτή ἡλεκτρίζεται θετικά.

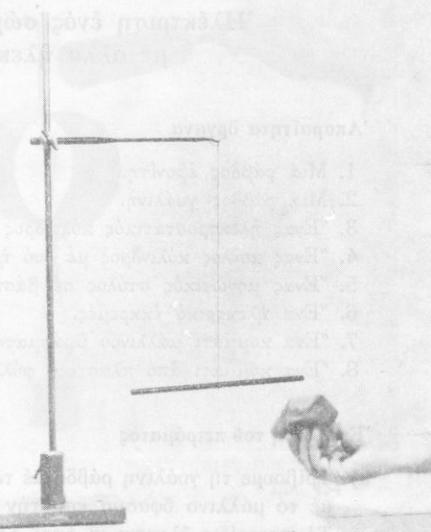

Εἰκ. 151



Ηλεκτριση ένός σώματος από τήν έπαφή του μέ όλλο ηλεκτρισμένο σώμα

***Απαραίτητα σημεία**

1. Μιά ράβδος έβονίτη.
2. Μιά ράβδος γυάλινη.
3. "Ένας ηλεκτροστατικός κύλινδρος μέ μονωτικό στέλεχος.
4. "Ένας κούλος κύλινδρος μέ δυό ηλεκτροσκόπια.
5. "Ένας μονωτικός στύλος σέ βάση.
6. "Ένα ηλεκτρικό έκκρεμές.
7. "Ένα κομμάτι μάλλινου ύφασματος.
8. "Ένα κομμάτι όπό πλαστικό φύλλο.


***Εκτέλεση του πειράματος**

- a) Τρίβουμε τή γυάλινη ράβδο μέ τό πλαστικό φύλλο ή τή ράβδο τού έβονίτη μέ τό μάλλινο ύφασμα και τήν πλησιάζουμε στό ηλεκτρικό έκκρεμές. Τό σφαιρίδιο έλκεται κι άφοις έρθει σ' έπαφή μέ τήν ηλεκτρισμένη ράβδο άπωθεῖται ζωηρά (εἰκ. 152). Τή στιγμή τής έπαφής τό σφαιρίδιο ηλεκτρίστηκε διμόσημα μέ τή ράβδο και γ' αὐτό άπωθεῖται. Τό πείραμα πετυχαίνει πιο καλά, αν τό σφαιρίδιο τού έκκρεμοῦ είναι μεταλλικό.
- β) Τοποθετούμε τόν κούλο κύλινδρο πάνω στό μονωτικό στύλο και κρεμάμε

Εἰκ. 152



Διαβάστε με τη γραμμή πολλών λέξεων της Αγγλικής γλώσσας στην απόδοση της φωνής της λέξης και πάντα 2-3 φορές, προβάλλοντας το βέρούζινο χαρακτήρα της φωνής της λέξης που θέλετε να αποδίδετε. Συντηθείτε απόλλητο μηχανισμό που αποδίδει τη φωνή της λέξης που θέλετε να αποδίδετε.

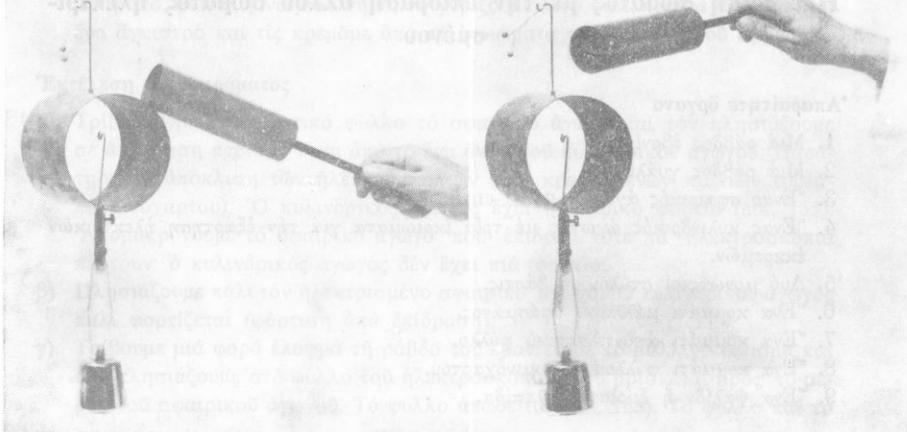

Εἰκ. 153

Οι φωτο ανάπτυξη δημιουργίας με τη διαφορετική φωνηγωρή δια την αμβολαδώση της φωνής της λέξης που θέλετε να αποδίδετε.

Εἰκ. 154

Φωτοδοτικό γράμματος παραγόντας

στό έξωτερικό ίκριωμά του ένα ήλεκτρικό έκκρεμές. Τρίβουμε τόν ήλεκτροστατικό κύλινδρο, κρατώντας τον άπο τό μονωτικό στέλεχος, μέ τό πλαστικό φύλλο καί τόν φέρνοντες σέ έπαφή μέ τόν κοίλο κύλινδρο. Τό έκκρεμές πού βρίσκεται πάνω σ' αὐτόν άποκλίνει (εἰκ. 153). Ο κοίλος κύλινδρος ήλεκτρίστηκε άπο τήν έπαφή του μέ τόν ήλεκτροστατικό κύλινδρο πού είχαμε τρίψει.

Πλησιάζουμε τόν ήλεκτροστατικό κύλινδρο στό έκκρεμές κι αὐτό άπωθεῖται (εἰκ. 154). Τό φορτίο του, δπως καί τό φορτίο τού κοίλου κυλίνδρου, είναι δμόσημο μέ τό φορτίο τού ήλεκτροστατικού κυλίνδρου.

Συμπέρασμα

"Όταν ένα σῶμα ἔρχεται σ' έπαφή μέ ένα ἄλλο ηλεκτρισμένο σῶμα, ἀποκτᾶ ηλεκτρικό φορτίο δμόσημο πρός αὐτό.

Ηλεκτριση σώματος μέ την έπιδραση ἄλλου σώματος ηλεκτρισμένου


Απαραίτητα δργανα

1. Μιά ράβδος έβονίτη.
2. Μιά ράβδος γυάλινη.
3. "Ενας σφαιρικός άγωγός ϕ 10 cm.
4. "Ενας κυλινδρικός άγωγός μέ τρία ίκριωματα γιά την έξαρτηση ηλεκτρικῶν έκχρεμδων.
5. Δυό μονωτικοί στύλοι σέ βάσεις.
6. "Ενα κομμάτι μάλλινου υφάσματος.
7. "Ενα κομμάτι άτο πλαστικό φύλλο.
8. "Ενα κομμάτι φύλλου άλουμινόχαρτου.
9. "Ενα φαλίδι ή ξυριστική λεπίδα.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Τοποθετοῦμε τούς δυό άγωγούς, σφαιρικό καί κυλινδρικό, πάνω στούς δυό μονωτικούς στύλους.

Εἰκ. 155

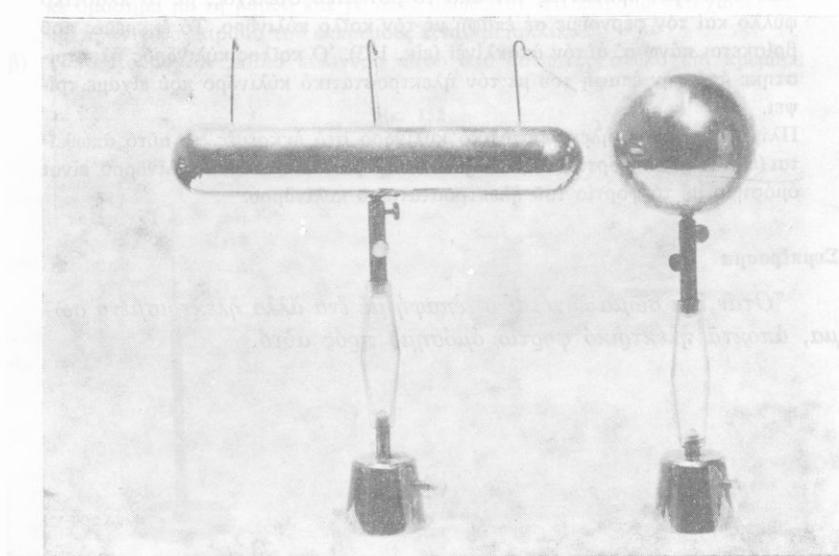


- β) Κόβούμε μέ τό ψαλίδι τρεῖς ταινίες άλουμινόχαρτου μήκους περίπου 10 cm και πλάτους 2-3 mm, στρίβουμε τό ένα ακρο κάθε ταινίας μέ τά δάκτυλά μας μέ τρόπο, πού νά γίνει σάν νήμα, τό γυρίζουμε λίγο έτσι, πού νά σχηματιστεῖ ένα άγκιστρο και τίς κρεμάμε άπό τά ίκριωματα τοῦ κυλινδρικοῦ άγωγοῦ.


Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Τρίβουμε μέ τό πλαστικό φύλλο τό σφαιρικό άγωγό και τόν πλησιάζουμε σέ άπόσταση περίπου 1 cm άπό τό ένα ακρο τοῦ κυλινδρικοῦ άγωγοῦ. Παρατηροῦμε άπόκλιση τῶν ήλεκτροσκόπιων (τῶν κρεμασμένων ταινιῶν τοῦ άλουμινόχαρτου). Ὁ κυλινδρικός άγωγός έχει ήλεκτρικό φορτίο (εἰκ. 155). Ἀπομακρύνουμε τό σφαιρικό άγωγό πού ἐπιδρᾷ τότε τά ήλεκτροσκόπια πέφτουν· δύ κυλινδρικός άγωγός δέν έχει πιὰ φορτίο.
- β) Πλησιάζουμε πάλι τόν ήλεκτρισμένο σφαιρικό άγωγό. Ὁ κυλινδρικός άγωγός πάλι φορτίζεται (φόρτιση άπό ἐπίδραση).
- γ) Τρίβουμε μιά φορά έλαφρά τή ράβδο τοῦ έβονίτη μέ τό μάλλινο ύφασμα και τήν πλησιάζουμε στό φύλλο τοῦ ήλεκτροσκόπιου πού βρίσκεται πρός τό μέρος τοῦ σφαιρικοῦ άγωγοῦ. Τό φύλλο άπωθεῖται (εἰκ. 156). Τό φύλλο και τό

Εἰκ. 156

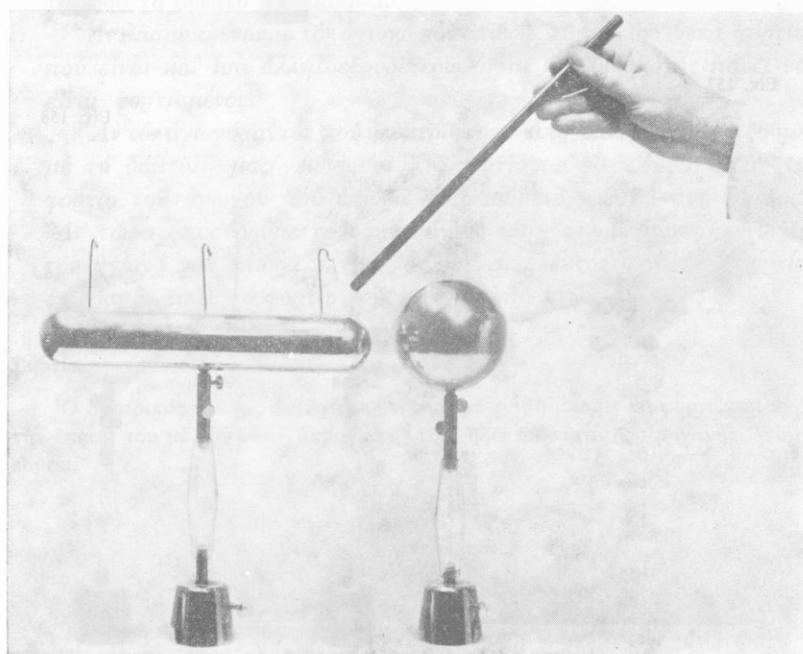


πο ἄκρο τοῦ ἀγωγοῦ, πού πάνω του στηρίζεται, ἔχουν ἀρνητικό φορτίο. Εἰκ. 157
Πλησιάζουμε τὴν ἡλεκτρισμένη ράβδο τοῦ ἔβονίτη στὸ φύλλο τοῦ ἡλεκτρο-
σκόπου τοῦ ἄλλου ἄκρου αὐτὸῦ ἐλκεται (εἰκ. 157). Τό φύλλο καὶ τὸ ἄκρο

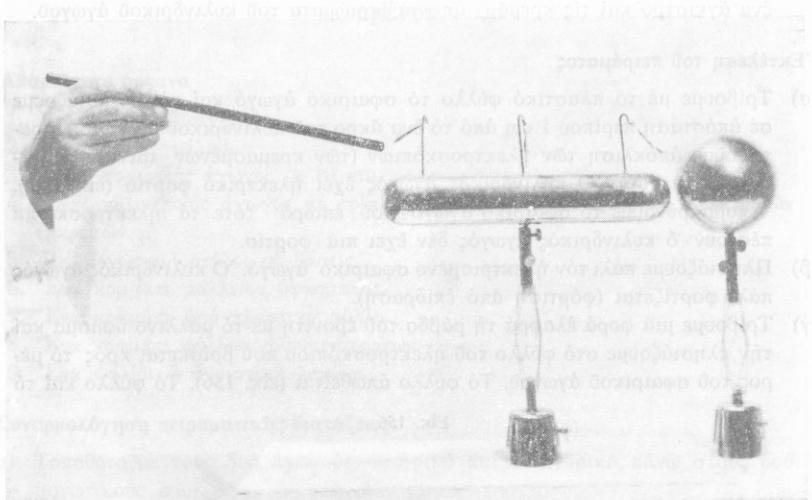

Εἰκ. 157

Εἰκ. 158

Εἰκ. 158

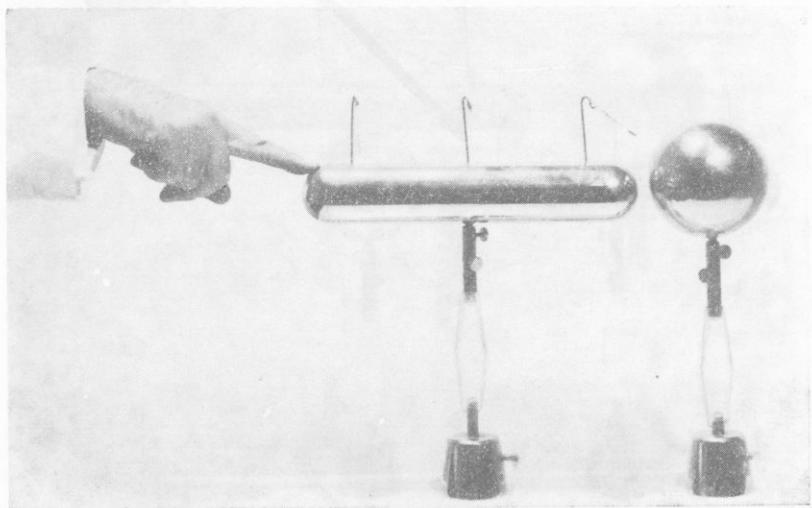

τοῦ κυλινδρικοῦ ἀγωγοῦ πού πάνω του στηρίζεται φέρνουν θετικό φορτίο. Τά δυό ἄκρα τοῦ κυλινδρικοῦ ἀγωγοῦ φέρνουν ἀντίθετα φορτία.

- δ) ⁹Αγγίζουμε τὸν κυλινδρικό ἀγωγό μέτο δάκτυλό μας (εἰκ. 158). Τὸ φύλλο τοῦ ἡλεκτροσκόπιου τοῦ ἄκρου πού βρίσκεται μακριά ἀπό τὸ σφαιρικό ἀγωγό πέφτει. Τραβῦμε πρῶτα τὸ δάκτυλό μας καὶ ὑστερα ἀπομακρύνουμε τὸ σφαιρικό ἀγωγό. Τά φύλλα ὅλων τῶν ἡλεκτροσκόπιων ἀποκλίνουν. Μέ τὴν ἡλεκτρισμένη ράβδο τοῦ ἐβονίτη βεβαιωνόμαστε ὅτι ὅλα τὰ φύλλα ἀπωθοῦνται. ¹⁰Αρα δὲ κυλινδρικός ἀγωγός εἶναι ἡλεκτρισμένος ἀντίθετα μὲ τὸν ἀγωγό (σφαιρικό) πού ἐπιδρᾶ.

Συμπεράσματα

¹¹Οταν μονωμένος ἀγωγός βρεθεῖ κοντά σέ ἄλλο ἡλεκτρισμένο ἀγωγό, ἡλεκτρολίζεται ἀπό ἐπίδραση. ¹²Αναπτύσσονται σ' αὐτόν δυό εἰδῶν φορτία. Τό ἔρα ἐτερόσημο πρός τὸ φορτίο τοῦ ἀγωγοῦ πού ἐπιδρᾶ ἔλκεται ἀπό αὐτόν καὶ συσσωρεύεται στήν περιοχή πού βρίσκεται κοντά του. Τό ἄλλο, τό διμόσημο, ἀπωθεῖται καὶ συσσωρεύεται ὅσο τὸ δυνατό πιο μακριά.

¹³Αν ἀπομακρύνουμε τὸν ἀγωγό πού ἐπιδρᾶ, τά δυό ἀντίθετα φορτία πού εἶναι καὶ ἵσα ἀλληλοεξονδετερώνονται καὶ δ ἀγωγός παύει νά εἶναι φορτισμένος.

¹⁴Αν τὸν ἀγωγό αὐτόν πού ἡλεκτροίστηκε ἀπό ἐπίδραση ἀγγίζουμε μέτο δάκτυλό μας(γειώσονμε), τό φορτίο πού εἶναι διμόσημο μέτο φορτίο τοῦ ἀγωγοῦ πού ἐπιδρᾶ, ἀπωθούμενο, φεύγει στό ἔδαφος.

¹⁵Αν τώρα ἀποσύρουμε τὸ δάκτυλό μας καὶ ὑστερα ἀπομακρύνουμε τὸν ἀγωγό πού ἐπιδρᾶ, δ ἀγωγός μένει ἡλεκτρισμένος μέ φορτίο ἐτερόσημο πρός τὸ φορτίο τοῦ ἀγωγοῦ πού ἐπιδροῦσε.

Σημείωση

Ο σφαιρικός ἀγωγός ἀντί νά φορτίζεται μέ τριβή μπορεῖ νά φορτίζεται ἀπό τὴν ἐπαφή του μέ τὸν ἔναν ἀκροδέκτη τῆς ἡλεκτροστατικῆς μηχανῆς Wimshurst.


Σχηματισμός ήλεκτρικοῦ σπινθήρα

***Απαραίτητα όργανα**

1. Μιά ήλεκτροστατική μηχανή Wimshurst.
2. "Ενας σφαιρικός άγωγός ϕ 10 cm.
3. "Ενας κυλινδρικός άγωγός μέ τρία ίνχιώματα γιά τήν έξαρτηση ήλεκτρικῶν έκκρεμῶν.
4. "Ενας κομμάτι ἀπό πλαστικό φύλλο.
5. Δυό μονωτικοί στύλοι σέ βάσεις.

***Έκτέλεση τοῦ πειράματος**

- α) Φέρνουμε τούς ἀκροδέκτες τῆς ήλεκτροστατικῆς μηχανῆς σ' ἀπόσταση 2-3 cm καὶ τήν θέτουμε σέ λειτουργία. Ανάμεσα στούς ἀκροδέκτες πού φορτί-

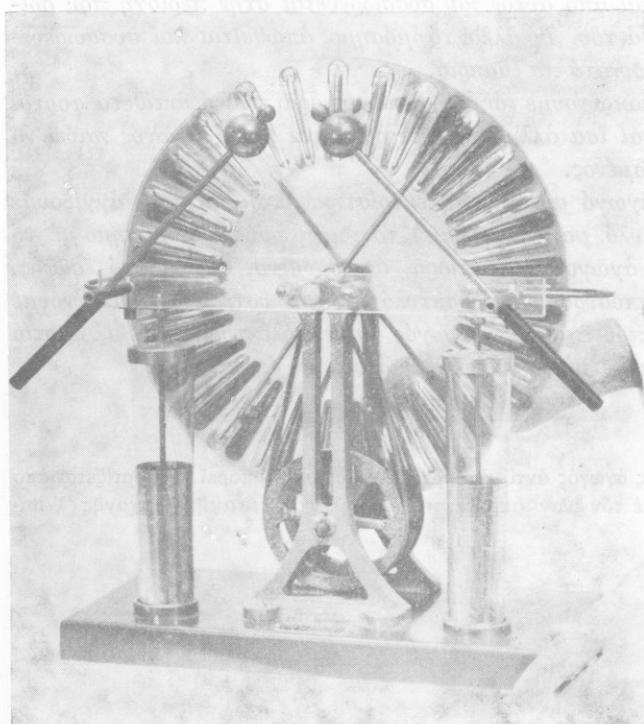


Eik. 159

- ζονται κατά τή λειτουργία τῆς μηχανῆς μὲ ίσα κι ἀντίθετα φορτία, σχηματίζονται ἡλεκτρικοί σπινθήρες (εἰκ. 159).
- β) Σταματᾶμε τή λειτουργία τῆς μηχανῆς καὶ πλησιάζουμε σιγά σιγά τούς ἀκροδέκτες. Σέ κάποια ἀπόσταση αὐτῶν σχηματίζεται ἡλεκτρικός σπινθήρας κι οἱ ἀκροδέκτες ἐκφορτίζονται δλότελα ἥ μερικά.
 - γ) Τοποθετοῦμε στούς μονωτικούς στύλους τό σφαιρικό καὶ τόν κυλινδρικό ἀγωγό καὶ ὑστερα φέρνουμε σέ ἐπαφή τόν ἔνα μὲ τόν ἔναν ἀκροδέκτη τῆς ἡλεκτροστατικῆς μηχανῆς καὶ τόν ἄλλο μὲ τόν ἄλλο, δόποτε αὐτοὶ ἡλεκτρίζονται ἀντίθετα. Τούς ἀγωγούς αὐτούς πού ἡλεκτρίστηκαν μὲ τόν τρόπο αὐτό τόν πλησιάζουμε σιγά σιγά. Σέ κάποια ἀπόσταση σχηματίζεται ἡλεκτρικός σπινθήρας κι οἱ ἀγωγοί ἐκφορτίζονται δλότελα ἥ μερικά (εἰκ. 160).
 - δ) Ἡλεκτρίζουμε τό σφαιρικό ἀγωγό μὲ τριβή μὲ τό πλαστικό φύλλο ἥ μὲ ἐπαφή μὲ τόν ἀκροδέκτη τῆς ἡλεκτροστατικῆς μηχανῆς, τόν πλησιάζουμε στόν κυλινδρικό ἀγωγό, ἀγγίζομε τόν κυλινδρικό ἀγωγό γιά μιά στιγμή μὲ τό δάκτυλό μας καὶ στή συνέχεια ἀπομακρύνουμε τό σφαιρικό ἀγωγό. Οἱ δυό ἀγωγοί τώρα ἔχουν ἀντίθετα φορτία. "Ἄν τούς πλησιάσουμε ἀρκετά, θά ἐκραγεῖ ἀνάμεσά τους ἡλεκτρικός σπινθήρας καὶ ταυτόχρονα θά ἐκφορτιστοῦν δλότελα ἥ μερικά.
 - ε) Μετά τή φόρτιση τοῦ σφαιρικοῦ ἀγωγοῦ τόν πλησιάζουμε στόν κυλινδρικό κι ἀφόρτιστο ἀγωγό. "Ἀνάμεσα στούς δυό ἀγωγούς σχηματίζεται ἡλεκτρικός σπινθήρας καὶ δ ἀφόρτιστος ἀγωγός φορτίζεται.

Συμπεράσματα

"Οταν δυό ἀντίθετα ἡλεκτρικά φορτία ἐνώνονται μέσω τοῦ ἀέρος ἀρχαίαν περιστροφήν παρατηθείσανταν"

Εἰκ. 160

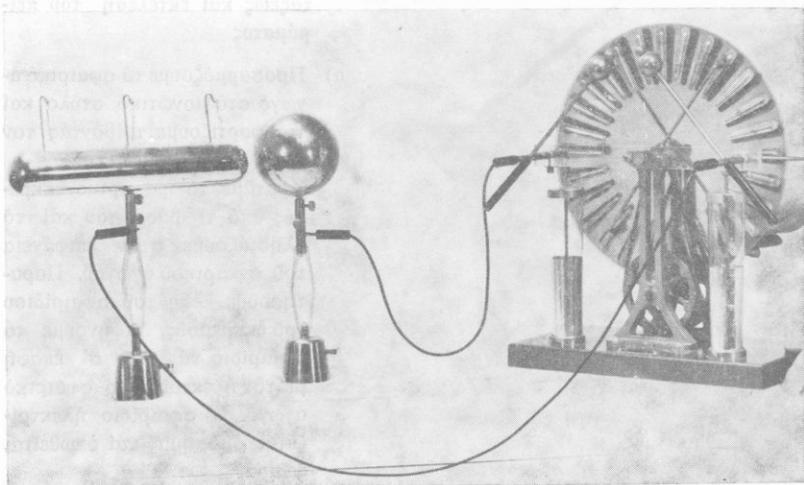

ρα, σχηματίζεται ήλεκτρικός σπυθήρας.

"Οταν δ' ήλεκτρικός σπυθήρας σχηματίζεται άνάμεσα σέ δυο άγωγούς πού έχουν άντιθετα ήλεκτρικά φορτία, έκφορτιζονται δλότελα, ἀν τά φορτία είναι ίσα, ή μερικῶς, ἀν τά φορτία είναι ἄνισα. Τό φορτίο πού παραμένει καὶ στονός δυό άγωγούς έχει τό σημεῖο τοῦ μεγαλύτερον κατ' ἀπόλυτη τιμή φορτίον.

"Οταν δ' ήλεκτρικός σπυθήρας σχηματίζεται άνάμεσα σέ ήλεκτρισμένο καὶ οὐδέτερο άγωγό, τό ήλεκτρικό φορτίο τοῦ ήλεκτρισμένου άγωγοῦ κατανέμεται στονός δυό άγωγούς.

ΠΕΙΡΑΜΑ 60


*Εννοια τοῦ ήλεκτρικοῦ πεδίου

*Απαραίτητα δργανα

1. "Ενας μονωτικός στύλος μέ βάση.
2. "Ενας σφαιρικός άγωγός φ 10 cm.

Eik. 161

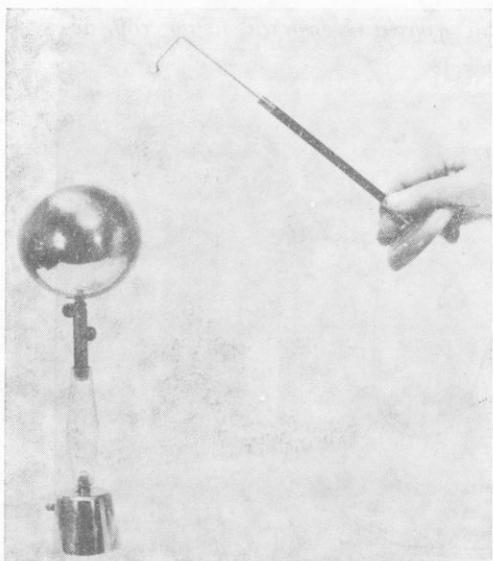3. "Ενα ήλεκτρικό έκχρεμές.
4. "Ενα κομμάτι πλαστικοῦ φύλλου.



Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως καὶ ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Προσαρμόζουμε τό σφαιρικό άγωγό στό μονωτικό στύλο καὶ τόν φορτίζονται τρίβοντάς τον μέ τό πλαστικό φύλλο.

Κρατᾶμε τό ήλεκτρικό έκκρεμές ἀπό τή βάση τον καὶ τό πλησιάζομε στήν ἐπιφάνεια τοῦ σφαιρικοῦ άγωγοῦ. Παρατηροῦμε ἔλξη τοῦ σφαιριδίου τοῦ έκκρεμοῦς. Αφήνουμε τό σφαιρίδιο νά ἔρθει σ' ἐπαφή μέ τόν ήλεκτρισμένο σφαιρικό άγωγό. Τό σφαιρίδιο ήλεκτρίζεται δμόσημα καὶ ἀπωθεῖται ζωηρά.

- β) Πλησάζουμε κατόπιν τό ήλεκτρισμένο σφαιριδίο στήν έπιφάνεια τού ἀγωγοῦ σέ διάφορες θέσεις καὶ σέ διάφορες ἀποστάσεις. Διαπιστώνυμε πώς ἀσκοῦνται ἀπωστικές δυνάμεις σ' ὅλες τίς περιπτώσεις, οἱ ὅποιες γίνονται ἀσθενέστερες, δσο ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τό σφαιρικό ἀγωγό (εἰκ. 161).

Συμπέρασμα

Σέ κάθε σημεῖο τοῦ χώρου γύρω ἀπό τόν ἡλεκτρισμένο ἀγωγό ἀσκοῦνται δυνάμεις ἐπάνω σέ ἡλεκτρικά φορτία πού θά βρεθοῦν σ' αὐτό. Ὁ χῶρος αὐτός λέγεται ἡλεκτρικό πεδίο.


ΠΕΙΡΑΜΑ 7ο

Αἰσθητοποίηση τοῦ ἡλεκτρικοῦ πεδίου. Ἡλεκτρικές δυναμικές γραμμές. Ἡλεκτρικά φάσματα

Απαραίτητα ὅργανα

1. Μιά ἡλεκτροστατική μηχανή Wimshurst.
2. Δυό ἡλεκτρικοί θύσανοι.
3. Δυό καλώδια συνδέσεως μήκους 70 εμ.
4. Δυό κροκόδειλοι.
5. "Ενα πολλαπλό βύσμα.

Εἰκ. 162

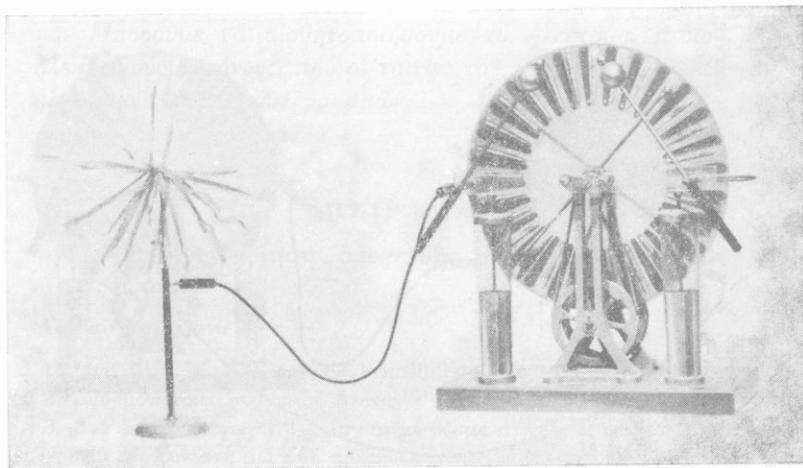



183

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως και έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Παίρνοντες ἔνα καλώδιο καὶ συνδέοντες τὸ ἔνα ἄκρο του μὲ τὸν ἔναν ἀκροδέκτη τῆς ἡλεκτροστατικῆς μηχανῆς καὶ τὸ ἄλλο, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ κροκόδειλου, μὲ τὸν ἔναν ἡλεκτρικό θύσανο.
- Θέτουμε σὲ λειτουργία τὴν ἡλεκτροστατική μηχανή. Ὁ θύσανος φορτίζεται καὶ οἱ ταινίες του σηκώνονται καὶ τοποθετοῦνται σάν ἀκτίνες γύρω ἀπὸ τὴν κεφαλή του (εἰκ. 162). Οἱ διευθύνσεις τῶν ταινιῶν τοῦ θυσάνου δίνουν τίς διευθύνσεις τῶν ἡλεκτρικῶν δυναμικῶν γραμμῶν τοῦ ἡλεκτρικοῦ πεδίου πού σχηματίζεται. Ἡ φορά τῶν δυναμικῶν γραμμῶν εἶναι ἀπό τὸ θύσανο πρός τὸ ἄπειρο ἢ ἀντίθετα, ἀνάλογα ἂν εἶναι ὁ θύσανος φορτισμένος θετικά ἢ ἀρνητικά.
- β) Ἐκφορτίζουμε τὴν ἡλεκτροστατική μηχανή καὶ ὑστερα συνδέοντες μὲ τὸ ἄλλο καλώδιο τὸ δεύτερο ἡλεκτρικό θύσανο μὲ τὸν ἄλλο ἀκροδέκτη τῆς μηχανῆς. Βάζουμε τοὺς δύο θυσάνους σ' ἀπόσταση λίγο μεγαλύτερη ἀπό τὸ ἀθροισμα τῶν μηκῶν τῶν ταινιῶν τους καὶ θέτουμε σὲ λειτουργία τὴν ἡλεκτροστατική μηχανή. Οἱ κατευθύνσεις τῶν ταινιῶν τῶν θυσάνων μᾶς δίνουν τὴ μορφὴ τοῦ ἡλεκτρικοῦ πεδίου πού σχηματίζεται (εἰκ. 163).
- Οἱ δυναμικές γραμμές ἀναχωροῦν ἀπό τὴν κεφαλή τοῦ θυσάνου, πού εἶναι φορτισμένη θετικά, καὶ καταλήγουν στὴν κεφαλή τοῦ θυσάνου πού εἶναι φορτισμένη ἀρνητικά. Σέ μια περιοχή τοῦ χώρου γύρω ἀπὸ τὴν εὐθεία πού ἔνωνται τίς κεφαλές τῶν δύο θυσάνων οἱ ταινίες παίρνονταν θέση παράλληλη μεταξύ τους. Τό ἡλεκτρικό πεδίο στὴν περιοχή αὐτῇ εἶναι διμογενές.

Εἰκ. 163

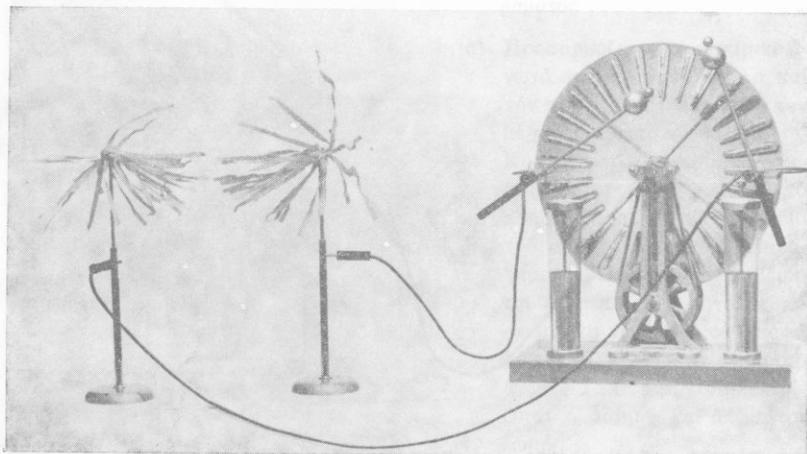

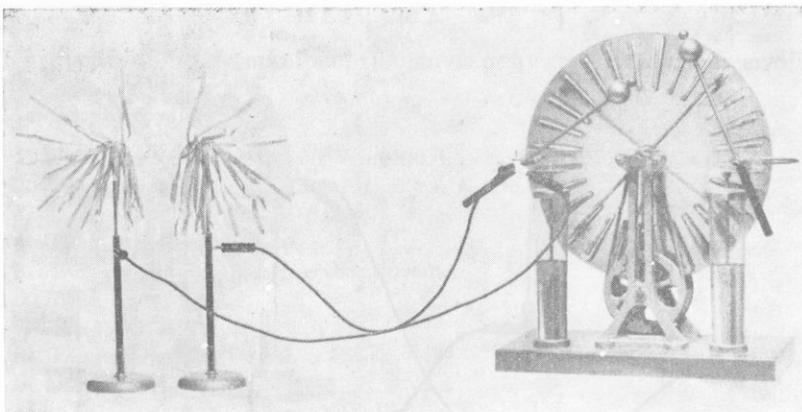

Εἰκ. 164

γ) Έκφορτίζουμε τήν ήλεκτροστατική μηχανή κι ἀφοῦ τοποθετήσουμε στόν έναν δάκροδέκτη της τό πολλαπλό βύσμα συνδέουμε μ' αὐτό μέ τά δυό καλώδια τούς δυό θυσάνους κι υστερα θέτουμε σέ λειτουργία τήν ήλεκτροστατική μηχανή. Οι ταινίες τῶν δυό θυσάνων ἀπωθοῦν ἡ μιά τήν ἄλλη καὶ ἡ εἰκόνα πού σχηματίζεται δίνει τή μορφή τοῦ σχηματιζόμενου ήλεκτρικοῦ πεδίου (εἰκ. 164).

Συμπέρασμα


Μποροῦμε νά αἰσθητοποιήσουμε τό ήλεκτρικό πεδίο μέ τούς ήλεκτρικούς θυσάνους, πού οι ταινίες τους δείχνουν τή διεύθυνση τῶν ήλεκτρικῶν δυναμικῶν γραμμῶν.

ΠΕΙΡΑΜΑ 80

Πραγματοποίηση διογενοῦς ήλεκτρικοῦ πεδίου

*Απαραίτητα δργανα

1. Μιά ήλεκτροστατική μηχανή Wimshurst.
2. Δυό μονωτικοί στύλοι σέ βάσεις.
3. Δυό ἐπίπεδοι ἀγωγοί 2×10 cm μέ βύσμα στηρίξεως σέ μονωτικούς στύλους, πού φέρουν στή μιά δύνη προσκολλημένα νήματα μήκους 8-10 cm καὶ σέ πυ-

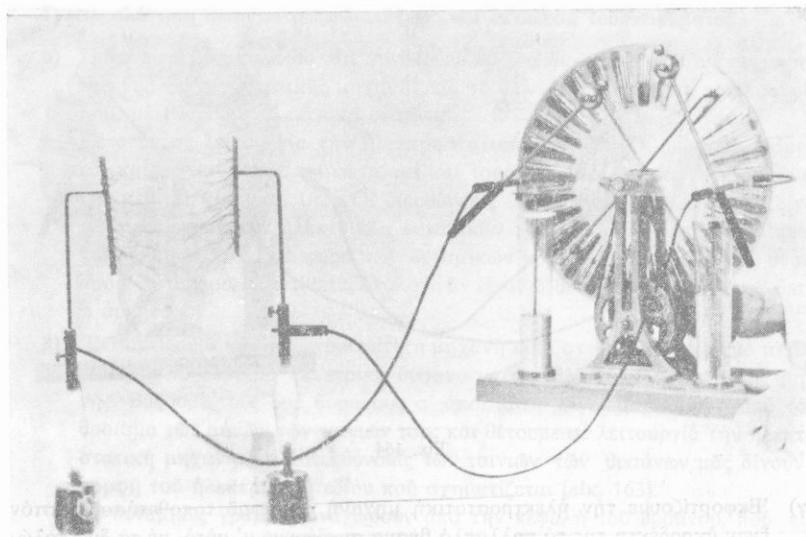

Εἰκ. 165

κνότητα ἔνα σέ κάθε τετραγωνικό ἑκατοστόμετρο περίπου.

4. Δυό καλώδια συνδέσεως μήκους 70 cm.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως καὶ ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

Στηρίζουμε τούς δυό ἐπίπεδους ἀγωγούς στούς μονωτικούς στύλους καὶ μέ τά καλώδια τούς συνδέουμε μέ τούς δυό ἄκροδέκτες τῆς ἡλεκτροστατικῆς μηχανῆς. Τοποθετοῦμε τούς δυό μονωτικούς στύλους σέ τέτοια θέση, πού οἱ ἐπιφάνειες τῶν ἀγωγῶν πού ἔχουν τά νήματα νά βρίσκονται ἡ μιά ἀπέναντι στήν ἄλλη καὶ σ' ἀπόσταση ἵση μέ τό ἄθροισμα τῶν μηκῶν τῶν νημάτων. Θέτουμε σέ λειτουργία τήν ἡλεκτροστατική μηχανή καὶ παρατηροῦμε τότε πώς στό χῶρο ἀνάμεσα στούς δυό ἀγωγούς τά νήματα σχηματίζουν παράλληλες γραμμές (εἰκ. 165). Οἱ διευθύνσεις τῶν νημάτων δίνουν τίς διευθύνσεις τῶν ἡλεκτρικῶν δυναμικῶν γραμμῶν. Αὐτές εἶναι παράλληλες. Τό πεδίο εἶναι ὁμογενές.

Συμπέρασμα

"Ἄν φρογτίσουμε μέ ἀντίθετα ἡλεκτρικά φορτία δυό ἐπίπεδους ἀγωγούς πού βρίσκονται δ' ἐνας ἀπέναντι στόν ἄλλο, δ' χῶρος ἀνάμεσά τους εἶναι δμογενές ἡλεκτρικό πεδίο.

Κατανομή του ήλεκτρικού φορτίου πάνω στήν έπιφάνεια του άγωγού

*Απαραίτητα όργανα

1. Μιά ήλεκτροστατική μηχανή Wimshurst.
2. "Ενας κοῖλος κυλινδρικός άγωγός μέ δυό ήλεκτροσκόπια.
3. Δυό μονωτικοί στύλοι σέ βάσεις.
4. "Ενας ήλεκτρικός στρέβιλος.
5. "Ενα καλώδιο συνδέσεως μήκους 70 εμ.
6. "Ενας κροκόδειλος.
7. "Ενα κηροπήγιο.
8. "Ενα κερί.
9. Μιά ράβδος έβονίτη.
10. "Ενα κομμάτι μάλλινου υφάσματος.
11. "Ενα κομμάτι δλουμινόχαρτου.
12. "Ενα φαλίδι ή ξυριστική λεπίδα.
13. Μιά δάκτιλα στηρίζεως του σάγματος ραβδόμορφου μαγνήτη.


Eik. 166

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

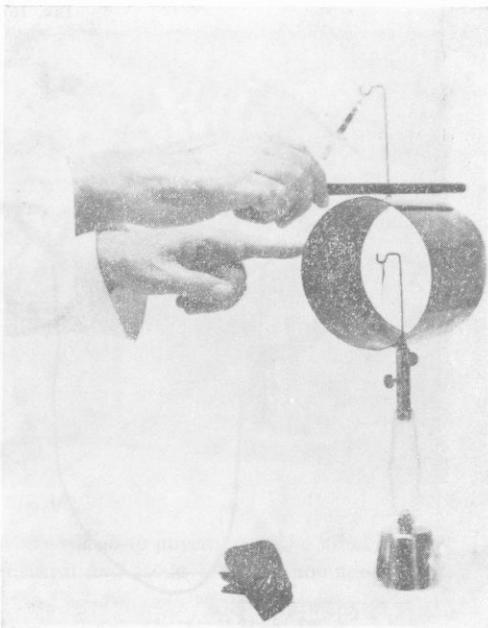- a) Τοποθετοῦμε στό μονωτικό στύλο τόν κοῖλο κύλινδρο.
- β) Κόβουμε μέ τό ψαλιδί δυό ταινίες άλουμινόχαρτου μήκους περίπου 10 εμ και πλάτους 2-3 mm. Στρίβουμε μέ τά δάκτυλά μας τό ίδια ακρο κάθε ταινίας έτσι, πού νά γίνει σάν νῆμα, τό γυρίζουμε λίγο νά πάρει τό σχήμα άγκιστρου και τίς κρεμάμε άπό τά ίκριώματα τού κοίλου άγωγού.

*Εκτέλεση του πειράματος


- α) Τρίβουμε τή ράβδο τού έβονίτη μέ τό μάλλινο υφάσμα και τήν πλησιάζουμε στόν κοῖλο κύλινδρο έτσι, πού νά γίνει παράλληλη μέ μιά γενέτειρα τού κυλινδρού, χωρίς νά άκουμπα σ' άντον.




187


- *Αγγίζουμε τόν κύλινδρο γιά μιά στιγμή μέ τό δάκτυλο κι υστερα άπομακρύνουμε πρώτα τό δάκτυλο κι ξεπειτα τή ράβδο τού έβονίτη (εἰκ. 166). *Ο κύλινδρος φορτίζεται άπό έπιδραση. Παρατηρούμε πώς μόνο τό φύλλο τού έξωτερικού ήλεκτροσκόπιου άποκλίνει. Τό φορτίο υπάρχει μόνο στήν έξωτερική έπιφανεια τού άγωγού.
- β) Συνδέουμε μέ τό καλώδιο τόν κοιλο κύλινδρο μέ τόν έναν άκροδέκτη τής ήλεκτροστατικής μηχανής και τή θέτουμε σέ λειτουργία. *Ο κύλινδρος φορτίζεται. Αφού πάνει νά λειτουργεῖ ή μηχανή, ή ταινία τού έξωτερικού ήλεκτροσκόπιου άποκλίνει. Αντό σημαίνει πώς φορτίο υπάρχει μόνο στήν έξωτερική έπιφανεια τού άγωγού (εἰκ. 167).
- γ) Συνδέουμε μέ τό καλώδιο τόν έναν άκροδέκτη τής ήλεκτροστατικής μηχανής μέ τόν ήλεκτρικό στρόβιλο και τή θέτουμε σέ λειτουργία. *Ο ήλεκτρισμός φεύγει άπό τίς άκιδες τού στροβίλου κι ξεχει ως άποτέλεσμα νά δημιουργούνται δυνάμεις πού τόν θέτουν σέ γρήγορη περιστροφική κίνηση (εἰκ. 168).
- δ) Προσαρμόζουμε δριζόντια πάνω στόν ένα μονωτικό στύλο τήν άκιδα. *Αφαιρούμε άπό τόν άλλο μονωτικό στύλο τή βάση στηρίζεως και πάνω σ' αύτή στηρίζουμε τό κηροπήγιο μέ τό κερί. Κανονίζουμε τό ύψος τού κεριού έτσι, πού ή θρυαλλίδα του νά βρίσκεται στό ύψος τής άκιδας και μπροστά άπ' αυτή. *Ανάβουμε τό κερί και θέτουμε σέ κίνηση τήν ήλεκτροστατική μηχανή,

Εἰκ. 167

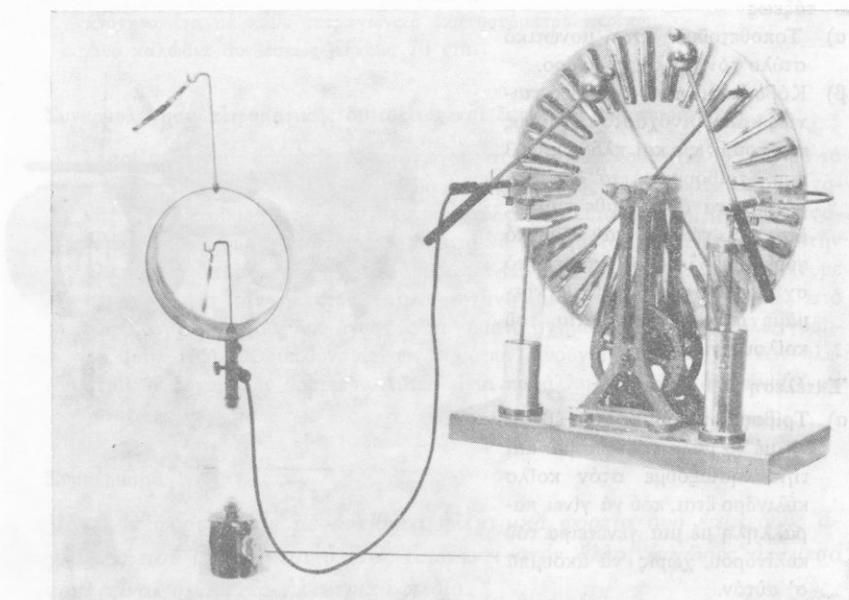

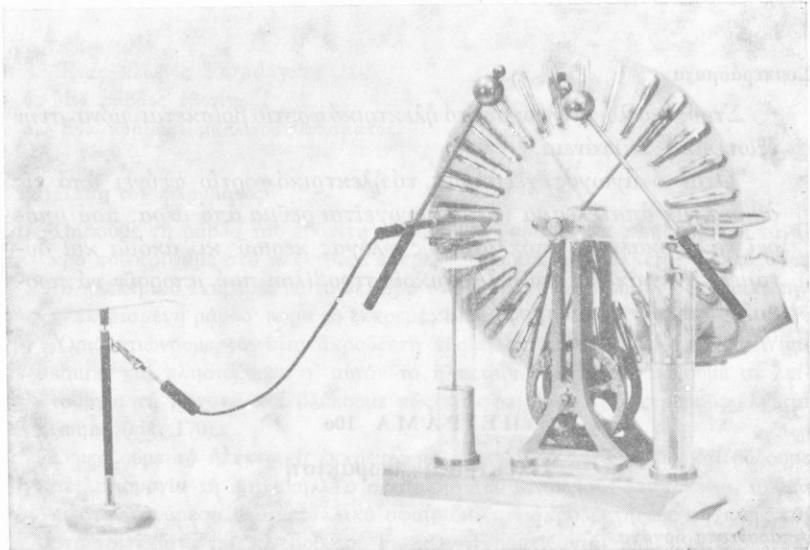

Εἰκ. 168

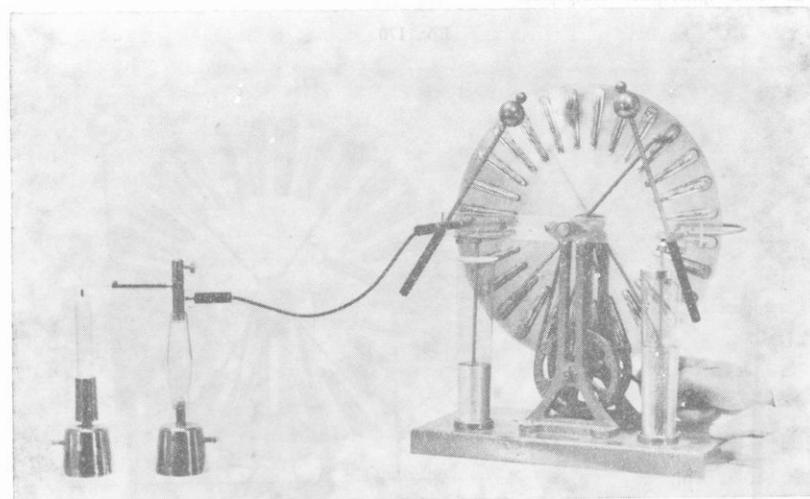

Εἰκ. 169

άφοι συνδέσουμε τόν ξεναν άκροδέκτη της μέ τό μονωτικό στύλο πού έχει τήν άκίδα. Ή φλόγα τοῦ κεριοῦ κυρτώνεται άπό ρεῦμα τοῦ άέρα πού προέρχεται άπό τήν άκίδα (εἰκ. 169).

Συμπεράσματα

Στούς κοίλους άγωγούς τό ήλεκτρικό φορτίο βρίσκεται μόνο στήν
έξωτερην έπιφάνεια.

"Όταν δ' άγωγός έχει άκιδες, τό ήλεκτρικό φορτίο φεύγει από τίς
άκιδες, μέν αποτέλεσμα νά δημιουργεῖται ρεῦμα από δέρα, πού μπο-
ρεῖ νά προκαλέσει άπόκλιση τῆς φλόγας κεριοῦ καὶ άκόμα καὶ δυ-
νάμεις στίς άκιδες τοῦ ήλεκτρικοῦ στροβίλου πού μπορεῖ νά προ-
καλέσουν τήν περιστροφή τον.


ΠΕΙΡΑΜΑ 10ο

Ήλεκτρική θωράκιση

Άπαραίτητα δργανα

1. Μιά ήλεκτροστατική μηχανή Wimshurst.
2. "Ενα ήλεκτρικό έκκρεμές.

Εἰκ. 170

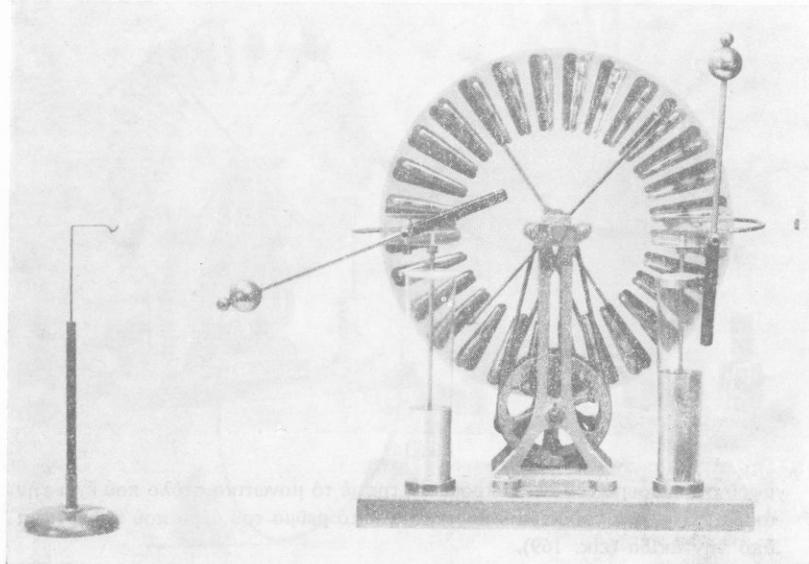


3. "Ενας κλωβός Faraday.
 4. Μιά ράβδος έβονίτη.
 5. "Ένα κομμάτι μάλλινου όφασματος.

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Τρίβουμε τή ράβδο τοῦ έβονίτη μέ μάλλινο υφασμα και πλησιάζουμε τό ακρο πού τρίψαμε στό ήλεκτρικό έκκρεμές. Τό έκκρεμές έλκεται. Σκεπάζουμε τό ήλεκτρικό έκκρεμές μέ τόν κλωβό τοῦ Faraday και πλησιάζουμε πάλι τήν ήλεκτρισμένη ράβδο· τώρα τό έκκρεμές δέν έλκεται.
- b) Οριζόντιωνουμε τόν έναν άκροδέκτη τής ήλεκτροστατικῆς μηχανῆς Wimshurst και πλησιάζουμε σ' αὐτόν τό ήλεκτρικό έκκρεμές. Βάζουμε σέ λειτουργία τή μηχανή και βλέπουμε πώς τό σφαιρίδιο τοῦ έκκρεμούς έλκεται ζωηρά (εἰκ. 170).
- Σκεπάζουμε τό ήλεκτρικό έκκρεμές μέ τόν κλωβό τοῦ Faraday και βάζουμε σέ λειτουργία τή μηχανή. Τό σφαιρίδιο τοῦ έκκρεμούς δέν έλκεται, άκομα κι δταν άναμεσα στό μεταλλικό σφαιρίδιο τοῦ άκροδέκτη τής μηχανῆς και στά τοιχώματα τοῦ κλωβού τοῦ Faraday σχηματίζονται ήλεκτρικοί σπινθήρες (εἰκ. 171).

Εἰκ. 171

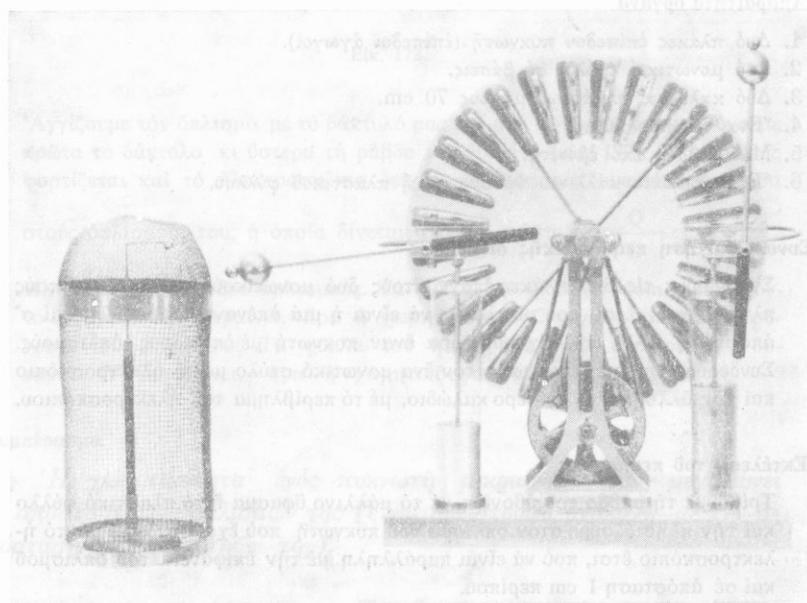

Στό χώρο κάτω ἀπό τόν κλωβό τοῦ Faraday δέ διαδίονται τά ήλεκτρικά πεδία πού δημιουργοῦνται ἀπό ήλεκτρικά φορτία, τά δποια βρίσκονται ἔξω ἀπ' αὐτόν.

Γιά νά προφυλάξομε ἔνα χώρο ἀπό τήν ἐπίδραση ήλεκτρικῶν φορτίων, τόν περιβάλλοντε μέ πλέγμα ἀπό ἔναν ἀγωγό.

Σημείωση

"Αν τό τραπέζι πού πάνω του γίνεται τό πείραμα είναι ἀπό μονωτικό υλικό, δ κλωβός Faraday πρέπει νά γειώνεται.

Αφού θέλουμε να στηρίξουμε το πείραμα σε μονωτικό υλικό δημιουργοῦντας ορθογώνιο πλαίσιο πάνω τον πείραμα, πρέπει να προστατεύσουμε το πείραμα από την ηλεκτρική δραστηριότητα της περιοχής. Αυτό πρέπει να γίνεται με μεταλλικές πλακέτες πάνω το πλαίσιο πείραμα, πάνω στην οποία πρέπει να στηριχθεί το πείραμα. Εάν το πείραμα δημιουργείται πάνω σε μονωτικό υλικό, τό το πείραμα πρέπει να στηριχθεί πάνω σε μονωτικό υλικό.

ΠΕΙΡΑΜΑ 11ο

*Απαραίτητα δργανα


1. Δυό πλάκες ἐπίπεδου πυκνωτή (ἐπίπεδοι ἀγωγοί).
2. Δυό μονωτικοί στύλοι σέ βάσεις.
3. Δυό καλώδια συνδέσεως μήκους 70 cm.
4. "Ενα ήλεκτροσκόπιο.
5. Μιά ράβδος ἀπό ἐβονίτη.
6. "Ενα κομμάτι μάλλινου ύφασματος ή πλαστικοῦ φύλλου.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

Στηρίζουμε τίς δυό πλάκες ἐπάνω στούς δυό μονωτικούς στύλους καί τούς πλησιάζουμε ἔτσι, πού οι πλάκες νά είναι ή μιά ἀπέναντι στήν ἄλλη καί σ' ἀπόσταση 10-15 cm. Έχουμε τώρα ἔναν πυκνωτή μέ ἐπίπεδονς δόπλισμούς. Συνδέουμε μέ τό ἔνα καλώδιο τόν ἔνα μονωτικό στύλο μέ τό ήλεκτροσκόπιο καί τόν ἄλλο, μέ τό δεύτερο καλώδιο, μέ τό περίβλημα τοῦ ήλεκτροσκόπιου.

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

Τρίβουμε τή ράβδο τοῦ ἐβονίτη μέ τό μάλλινο ύφασμα η τό πλαστικό φύλλο καί τήν πλησιάζουμε στόν δόπλισμό τοῦ πυκνωτή πού ἔχει συνδεθεῖ μέ τό ήλεκτροσκόπιο ἔτσι, πού νά είναι παράλληλη μέ τήν ἐπιφάνεια τοῦ δόπλισμοῦ καί σέ ἀπόσταση 1 cm περίπου.

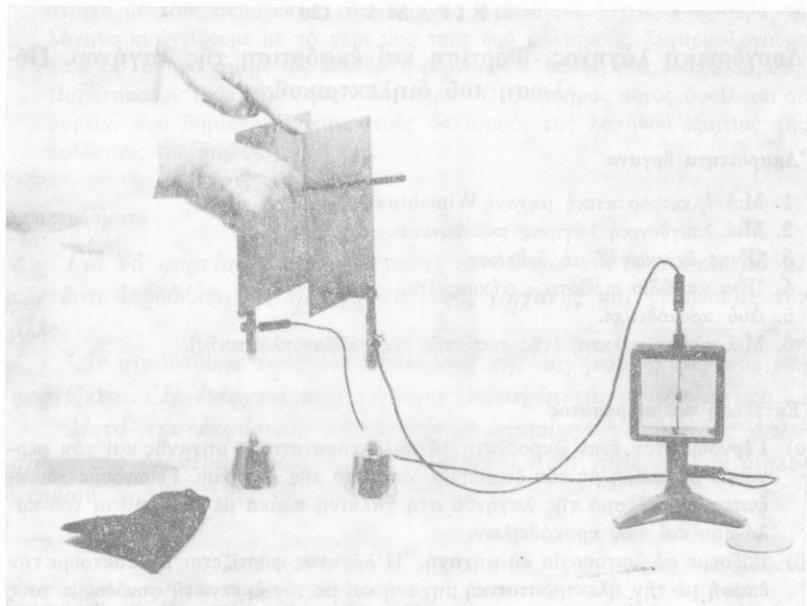

Εἰκ. 172

τούς όπλισμού τους από μέση παραγόμενης δύναμης με κωνικόφ (ή "Αγγίζουμε τόν όπλισμό μέ τό δάκτυλό μας καί στή συνέχεια ἀπομακρύνουμε πρῶτα τό δάκτυλο κι ὑστερά τή ράβδο τοῦ ἔβονίτη (εἰκ. 172). Ο πυκνωτής φορτίζεται καί τό ἡλεκτροσκόπιο δείχνει τή διαφορά δυναμικοῦ ἀνάμεσα στούς όπλισμούς του, ή δόποια δίνεται ἀπό τή σχέση $V = \frac{Q}{C}$.

Πλησιάζουμε τούς δυό όπλισμούς. Τά φύλλα τοῦ ἡλεκτροσκόπιου πέφτουν. τό δυναμικό (V) μικραίνει, ἄρα ή χωρητικότητα (C) μεγαλώνει. Ἀπομακρύνουμε τούς όπλισμούς. Τά φύλλα τοῦ ἡλεκτροσκόπιου ἀνοίγουν τό δυναμικό (V) μεγαλώνει, ἄρα ή χωρητικότητα τοῦ πυκνωτῆ μικραίνει.

Συμπέρασμα

"Η χωρητικότητα ἐνός πυκνωτῆ μικραίνει, ὅταν μεγαλώνει η ἀπόσταση τῶν όπλισμῶν τον (εἶναι ἀντίστροφα ἀνάλογη μέ τήν ἀπόσταση τῶν όπλισμῶν τον).

Λουγδονική λάγηνος. Φόρτιση και έκφρτιση της λαγήνου. Πόλωση τοῦ διηλεκτρικοῦ


***Απαραίτητα σημεία**

1. Μιά ήλεκτροστατική μηχανή Wimshurst.
2. Μιά λουγδονική λάγηνος πού λύνεται.
3. "Ενας έκκενωτής μέχριωση.
4. "Ενα καλώδιο συνδέσεως μήκους 1m.
5. Δυό κροκόδεινοι.
6. Μιά πλάκα χάλκινη, (της συσκευής της γαλβανοπλαστικῆς).

***Εκτέλεση τοῦ πειράματος**

- a) Γέρνουμε τόν ἔναν ἀκροδέκτη της ήλεκτροστατικῆς μηχανῆς καὶ τόν φέρνουμε σ' ἐπαφή μέ τόν ἑσωτερικό ὁπλισμό της λαγήνου. Γειώνουμε τόν ἑξωτερικό ὁπλισμό της λαγήνου στή χάλκινη πλάκα μέ τή βοήθεια τοῦ καλώδιου καὶ τῶν κροκόδειλων.
- β) Βάζουμε σέ λειτουργία τή μηχανή. Ἡ λάγηνος φορτίζεται. Διακόπτουμε τήν ἐπαφή μέ τήν ήλεκτροστατική μηχανή καὶ μέ τόν ἑκκενωτή συνδέουμε τούς δυό ὁπλισμούς της λαγήνου (εἰκ. 173). Παρατηροῦμε μικρό σπινθήρα. Ἡ λάγηνος ἔκφρτιζεται.
- γ) Φορτίζουμε τή λάγηνο, συνδέοντας καθένα ἀπό τούς ὁπλισμούς της ἀντίσημου γραμμού αναγεννήστη πάντα την πολύτατη φύση της αρρείπτη γενναίας.

Eik. 173

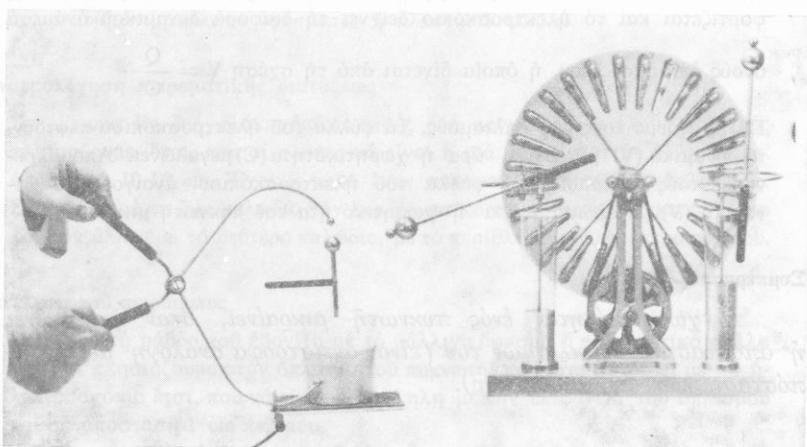

στοιχα μὲ τούς ἀκροδέκτες τῆς μηχανῆς Wimshurst. "Υστερά λένοντες τή λάγηνο κι ἄγγιζουμε μέ τό γέρι μας τούς δυό δπλισμούς. Συναρμολογοῦμε πάλι τή λάγηνο και μέ τόν ἐκκενωτή φέρνουμε σ' ἐπιφή τούς δυό δπλισμούς. Παρατηροῦμε πάλι ἡλεκτρικό σπινθήρα. 'Ο σπινθήρας αὐτός δφείλεται σέ φορτία, πού δημιουργήθηκαν στούς δπλισμούς τῆς λαγήνου ἐξαιτίας τῆς πολύσεως τοῦ διηλεκτρικοῦ της.

Συμπεράσματα

Γιά νά φροτίσουμε μιά λάγηρο, συνδέονμε τόν ἔναν δπλισμό μέ τόν ἔναν ἀκροδέκτη τῆς ἡλεκτροστατικῆς μηχανῆς καλ γειώνομε τόν ἄλλο.

⁷Αν συνδέσονμε τούς δινό οπλισμούς της λαγήρου, ή λάγηρος ἐκφορτίζεται. ⁸Η ἐνέργεια πού περιέχει μετατρέπεται σέ θεομότητα.

Μετά τήν ἐκφόρτιση τῆς λαγήνον δημιουργοῦνται στούς δπλι-
σμούς της ἡλεκτρικά φορτία πού ὀφείλονται στήν πόλωση τοῦ διηλε-
κτρικοῦ τῆς.

ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο πολλαπλός μετασχηματιστής, που τό "Υπουργείο Εθνικής Παιδείας χορηγεῖ στά σχολεῖα, είναι μιά πάρα πολύ χρήσιμη συσκευή, γιατί άποτελεῖ τήν κύρια πηγή τροφοδοτήσεως τῶν ήλεκτρικῶν κυκλωμάτων στά πιό πολλά πειράματα.

Άντος δίνει ποικιλία άπό τάσεις έναλλασσόμενον ρεύματος και τήν ένταση που χρειάζεται γιά τίς πιό πολλές περιπτώσεις. "Όταν συνδυάζεται μέ τόν άνορθωτή σεληνίου, δίνει τάσεις ως 55 Volt και ένταση συνεχοῦς ρεύματος ως 10 Amp.


Περιγραφή και λειτουργία τοῦ πολλαπλοῦ μετασχηματιστῆ

Ο πολλαπλός μετασχηματιστής ἔχει δυό άνεξάρτητες περιελίξεις δευτερεύοντος, που μποροῦν νά συνδυάζονται ή μιά μέ τήν άλλη, καθώς θά περιγράψουμε πιό κάτω (σχ. 1).

Η μιά περιέλιξη συνδέεται μέ τέσσερις άκροδέκτες (μπόρνες), που σημειώνονται μέ τά στοιχεῖα A, B, C, D.

Η άλλη περιέλιξη, που άποτελεῖται άπό πιό πολύ σύρμα, συνδέεται μέ δέκτω άκροδέκτες άριθμημένους 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8.

Σχ. 1

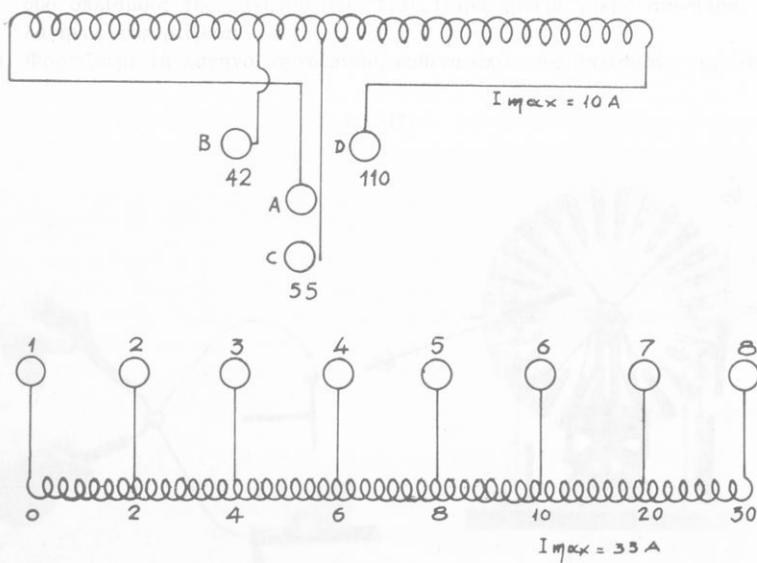

*Ο πολλαπλός μετασχηματιστής δίνει σάν πιό μεγάλη ίσχυ 1000 Watt.

Οι συνδυασμοί που μπορούν νά γίνουν, για νά πάρουμε διάφορες τάσεις, είναι οι παρακάτω:

a) Στήν πρώτη περιέλιξη (όμάδα άκροδεκτῶν A, B, C, D).

Λήψη μεταξύ τῶν άκροδεκτῶν A-B λαμβανόμενη τάση 42 V

»	»	»	»	A-C	»	55 V
»	»	»	»	A-D	»	110 V
»	»	»	»	B-C	»	13 V (55-42 = 13)
»	»	»	»	B-D	»	68 V (110-42 = 68)
»	»	»	»	C-D	»	55 V (110-55 = 55)

Οι τάσεις 42, 55, 110 βρίσκονται γραμμένες κάτω άπό τούς άκροδεκτες B, C, D άντιστοιχα και ίσχυουν, μόνο όταν οι άκροδεκτες συνδυάζονται μέ τόν άκροδεκτή που έχει τό στοιχείο A (κόκκινη μπόρνα).

b) Στή δεύτερη περιέλιξη (όμάδα άκροδεκτῶν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Λήψη μεταξύ τῶν άκροδεκτῶν 1-2 λαμβανόμενη τάση 2 V

»	»	»	»	1-3	»	4 V
»	»	»	»	1-4	»	6 V
»	»	»	»	1-5	»	8 V
»	»	»	»	1-6	»	10 V
»	»	»	»	1-7	»	20 V
»	»	»	»	1-8	»	30 V

Οι τάσεις αλέτες βρίσκονται γραμμένες κάτω άπό τούς άκροδεκτες άντιστοιχα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και ίσχυουν, όταν συνδυάζονται μέ τόν άκροδεκτή τού άριθμού 1 (κόκκινη μπόρνα).

*Αν χρησιμοποιήσουμε στή δεύτερη περιέλιξη δυό δύοιουσδήποτε άκροδεκτες, ή τάση που παίρνουμε ίσονται μέ τή διαφορά τῶν τάσεων που είναι γραμμένες στούς άκροδεκτες. "Ετσι π.χ.

Λήψη μεταξύ άκροδεκτῶν 6-2 λαμβανόμενη τάση 10-2 = 8 V

»	»	»	8-5	»	30-8 = 22 V
»	»	»	7-3	»	20-4 = 16 V

Κ.Ο.Κ.

γ) Μπορούμε νά κάνουμε συνδυασμούς μέ τίς δυό περιελίξεις μέ τόν παρακάτω τρόπο :

Γεφυρώνουμε έξωτερικά τίς δυό περιελίξεις μ' ένα καλώδιο και τότε ή λήψη γίνεται άπό έναν άκροδεκτή τής πρώτης κι έναν άκροδεκτή τής δεύτερης περιελίξεως. *Ανάλογα μέ τόν τρόπο τής γεφυρώσεως και τής έκλογής τῶν άκροδεκτῶν κατά τή λήψη μπορούμε νά έχουμε τό θέροισμα ή τή διαφορά τῶν τάσεων που είναι γραμμένες στούς άκροδεκτες.

ΠΟΔΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΧΗΜΑ ΠΕΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΟΥΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΑ

Περίπτωση 1η. Διαφορά τάσεων.

"Αν ή γεφύρωση γίνει άνάμεσα στούς άκροδέκτες B, C, D τής πρώτης περιελίξεως και τού 1 (κόκκινου) τής δεύτερης και ή λήψη άπό τόν άκροδέκτη A (κόκκινο) τής πρώτης περιελίξεως και ένός άλλου τής δεύτερης, ή τάση πού παίρνουμε είναι ή διαφορά τῶν τάσεων πού είναι γραμμένες στούς άκροδέκτες π.χ.

Γεφύρωση τῶν άκροδεκτῶν	Λήψη άπό τούς άκροδέκτες	Λαμβανόμενη τάση
B — 1	A — 2 A — 3 A — 4 A — 5 A — 6 A — 7 A — 8	40 = 42 — 2 38 = 42 — 4 36 = 42 — 6 34 = 42 — 8 32 = 42 — 10 22 = 42 — 20 12 = 42 — 30
C — 1	A — 2 A — 3 A — 4 A — 5 A — 6 A — 7 A — 8	53 = 55 — 2 51 = 55 — 4 49 = 55 — 6 47 = 55 — 8 45 = 55 — 10 35 = 55 — 20 25 = 55 — 30
D — 1	A — 2 A — 3 A — 4 A — 5 A — 6 A — 7 A — 8	108 = 110 — 2 106 = 110 — 4 104 = 110 — 6 102 = 110 — 8 100 = 110 — 10 90 = 110 — 20 80 = 110 — 30

Περίπτωση 2η. "Αθροισμα τάσεων.

"Αν ή γεφύρωση γίνει άνάμεσα σ' ξενάποτες τούς 8 (τελευταίου τής δεύτερης) και ή λήψη άπό τόν άκροδέκτη A (κόκκινο) τής πρώτης περιελίξεως και κάποιου άλλου τής δεύτερης, ή τάση πού παίρνουμε βρίσκεται, αν προσθέσουμε στήν τιμή πού είναι άντίστοιχα γραμμένη στούς άκροδέκτες B,C,D τή διαφορά μεταξύ τής τιμής πού είναι γραμμένη στόν άκροδέκτη τής δεύτερης περιελίξεως πού γεφυρώθηκε τόν 8 (30 V) και τής τιμής πού είναι γραμμένη στόν άκροδέκτη λήψεως τής δεύτερης περιελίξεως π.χ.

Γεφύρωση τῶν ἀκροδεκτῶν	Λήψη ἀπό τούς ἀκροδέκτες	Λαμβανόμενη τάση
B — 8	A — 7	$52 = 42 + (30 - 20)$
	A — 6	$62 = 42 + (30 - 10)$
	A — 5	$64 = 42 + (30 - 8)$
	A — 4	$66 = 42 + (30 - 6)$
	A — 3	$68 = 42 + (30 - 4)$
	A — 2	$70 = 42 + (30 - 2)$
	A — 1	$72 = 42 + (30 - 0)$
C — 8	A — 7	$65 = 55 + (30 - 20)$
	A — 6	$75 = 55 + (30 - 10)$
	A — 5	$77 = 55 + (30 - 8)$
	A — 4	$79 = 55 + (30 - 6)$
	A — 3	$81 = 55 + (30 - 4)$
	A — 2	$83 = 55 + (30 - 2)$
	A — 1	$85 = 55 + (30 - 0)$
D — 8	A — 7	$120 = 110 + (30 - 20)$
	A — 6	$130 = 110 + (30 - 10)$
	A — 5	$132 = 110 + (30 - 8)$
	A — 6	$134 = 110 + (30 - 6)$
	A — 3	$136 = 110 + (30 - 4)$
	A — 2	$138 = 110 + (30 - 2)$
	A — 1	$140 = 110 + (30 - 0)$

Περίπτωση 3η. Γενική περίπτωση.
Αν γεφυρώσουμε έναν ἀκροδέκτη ἀπό τους B, C, D τῆς πρώτης περιελίξεως καὶ κάποιον ἄλλο ἀπό τὴ δεύτερη καὶ ἡ λήψη γίνεται ἀπό κάποιο τῆς πρώτης καὶ κάποιο ἄλλο τῆς δεύτερης, ἡ τάση πού παίρνουμε θά ύπολογιστεῖ μέ τὸν παρακάτω τρόπο:

"Αν γεφυρώσουμε έναν ἀκροδέκτη ἀπό τους B, C, D τῆς πρώτης περιελίξεως καὶ κάποιον ἄλλο ἀπό τὴ δεύτερη καὶ ἡ λήψη γίνεται ἀπό κάποιο τῆς πρώτης καὶ κάποιο ἄλλο τῆς δεύτερης, ἡ τάση πού παίρνουμε θά ύπολογιστεῖ μέ τὸν παρακάτω τρόπο:

Βρίσκουμε τή διαφορά τῶν τάσεων πού εἶναι γραμμένες στό γεφυρωμένο ἀκροδέκτη καὶ τὸν ἀκροδέκτη λήψεως τῆς πρώτης περιελίξεως (μειωτέος εἶναι ἡ τάση πού εἶναι γραμμένη στό γεφυρωμένο ἀκροδέκτη).

Βρίσκουμε τό ίδιο τή διαφορά τῶν τάσεων πού εἶναι γραμμένες στό γεφυρωμένο ἀκροδέκτη καὶ τὸν ἀκροδέκτη λήψεως τῆς δεύτερης περιελίξεως (μειωτέος εἶναι ἡ τάση πού εἶναι γραμμένη στό γεφυρωμένο ἀκροδέκτη).

ΟΙΤΟΥ "Αν οἱ δύο διαφορές πού βρήκαμε εἶναι διμόσημες, ἡ τάση εἶναι ίση μέ τό

άθροισμα τῶν ἀπόλυτων τιμῶν τους, ἢν εἶναι ἐτερόσημες εἶναι ίση μὲν τῇ διαφορᾷ τῶν ἀπόλυτων τιμῶν τους.

Παραδείγματα

Γεφύρωση τῶν ἀκροδέκτων	Λήψη ἀπό ἀκροδέκτες	Διαφορά 1ης περιελίξεως	Διαφορά 2ης περιελίξεως	Λαμβανόμενη τάση
C — 6	D — 7	55 — 110 = — 55	10 — 20 = — 10	65
	B — 2	55 — 42 = 13	10 — 3 = 8	21
	D — 3	55 — 110 = — 55	10 — 4 = 6	49
	B — 8	55 — 42 = 13	10 — 30 = — 20	7
B — 4	C — 6	42 — 55 = — 13	6 — 10 = — 4	17
	A — 2	42 — 0 = 42	6 — 2 = 4	46
	D — 1	42 — 110 = — 68	6 — 0 = 6	62
	C — 3	42 — 55 = — 13	6 — 4 = 2	11

Προσοχή

Ποτέ δέ γεφυρώνουμε δυό ἀκροδέκτες τῆς ΐδιας περιελίξεως, γιατί προκαλεῖται βραχυκύλωμα.

Συνδυασμός τοῦ πολλαπλοῦ μετασχηματιστῆ μὲ τὸν ἀνορθωτή σεληνίου

“Αν θέλουμε νά έχουμε συνεχές ρεῦμα, πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε τό μετασχηματιστή σέ συνδυασμό μέ τὸν ἀνορθωτή σεληνίου.

“Ο ἀνορθωτής σεληνίου ἔχει τέσσερις ἀκροδέκτες ἀπό δυό σέ κάθε μικρότερη πλευρά τῆς βάσεώς του. Ἀνάμεσα στούς δυό ἀκροδέκτες, τῆς μιᾶς πλευρᾶς είναι χαραγμένη ἡ ήμιτονοειδής καμπύλη (~) καὶ στούς ἀκροδέκτες τῆς ὅλης πλευρᾶς τά σημεῖα σὸν (+) καὶ πλήν (-).

Γιά νά χρησιμοποιήσουμε τὸν ἀνορθωτή, συνδέουμε μέ δυό καλώδια τοὺς ἀκροδέκτες πού έχουν τὴν ήμιτονοειδή καμπύλη μέ δυό ἀκροδέκτες λήψεως τοῦ μετασχηματιστῆ καὶ ἀπό τοὺς ἀκροδέκτες τῆς ὅλης πλευρᾶς τοῦ ἀνορθωτῆ παίρνουμε συνεχή τάση (πλήρη ἀνορθωμένη ὅχι δμως ἔξομαλυμένη). Τόν ἀνορθωτή σεληνίου δέν πρέπει νά τὸν συνδέουμε σέ τάση πιό μεγάλη ἀπό 55 Volt. Ἡ πιό μεγάλη ἔνταση ρεύματος πού ἐπιτρέπεται νά περάσει ἀπό τὸν ἀνορθωτή είναι 10 Ampere.

Ἐπιτρεπόμενο ρεῦμα ἀπό τίς περιελίξεις τοῦ πολλαπλοῦ μετασχηματιστῆ

“Ο πολλαπλός μετασχηματιστής μπορεῖ νά δίνει σάν πιό μεγάλη ίσχυ 1000 Watt. Ἐτσι στήν πρώτη περιέλιξη καὶ κάτω ἀπό τὴν πιό μεγάλη τάση τῶν 110

Volt μπορεῖ νά περάσει ρεύμα περίπου 9 Ampére. Ἐν τόποις που η σύρμα της περιελέγχεται από την επιφάνεια της γης, οι δύο πλευρές της σύρματος παραδίδουν στην γη την ίδια την ένταση, καθώς η σύρμα είναι στην άκρη της στρώσης.

Φανέρο είναι πώς και κάτω από μικρότερες τάσεις των 42 ή 55 Volt δέν έπι-
τρέπεται η ένταση τού ρεύματος νά είναι μεγαλύτερη από 9 Ampére. Στή δεύτερη
περιέλιξη και κάτω από τήν πιό μεγάλη τάση των 30 Volt μπορεί νά περάσει ρεύ-
μα περίπου 33 Ampére. Τό ίδιο και κάτω από πιο μικρές τάσεις η ένταση τού ρεύ-
ματος δέν πρέπει νά ξεπεράσει τήν παραπάνω τιμή.

"Αν έχουμε συνδυασμό των δυό περιελίξεων, ή πιο μεγάλη ένταση πού έπιπτε πεταί είναι τῶν 9 Ampére, άφου τό ρεύμα θά περνᾷ καί άπό τό σύρμα τῆς πρώτης περιελίξεως πού δέν άντεγει σέ μεγαλύτερη ένταση.

Γιά πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι έντασεις μπορούν νά είναι αυξημένες ώς 30%.

Πραγματοποίηση συνδεσμολογίας ήλεκτρικού κυκλώματος πού έχει πηγή, διακόπτη και λάμπα. Κύκλωμα άνοιχτο, κύκλωμα κλειστό. Καθορισμός της φοράς του ρεύματος μέχι χημικό τρόπο


***Απαραίτητα δργανα και υλικά**

1. "Ένα κουτί ξηρῶν στοιχείων μέ τρεῖς στήλες τῶν 4,5 V.
2. "Ένας διακόπτης άπλις, μαχαιρωτός.
3. Μιά λάμπα 6-8 V σέ βάση.
4. "Ένα καλώδιο μήκους 30 cm.
5. Δυό καλώδια μήκους 50 cm.
6. Μιά πλάκα χάλκινη.
7. Μιά άξιδη σιδερένια ή ένα σιδερένιο καρφί.
8. "Ένα φύλλο διηθητικού χαρτιού.
9. "Ένα μπουκαλάκι μέ διάλυμα $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$.
10. "Ένα μικρό πινέλο.
11. Δυό κροκόδειλοι.
12. "Ένας πολλαπλός μετασχηματιστής.

***Έκτέλεση του πειράματος**

- a) Συνδέουμε στή σειρά τήν πηγή μέ τή λάμπα σέ τάση 4,5 V, βάζοντας άνάμεσά τους τό διακόπτη. Η λάμπα δέ φωτοβολεῖ. Τό κύκλωμα είναι άνοιχτο. Κλείνουμε τό διακόπτη. Τό κύκλωμα διαρρέεται από ήλεκτρικό ρεύμα· είναι κλειστό, ή λάμπα φωτοβολεῖ (εἰκ. 174).
- β) *Αποσυνδέουμε τό διακόπτη από τό κύκλωμα και στά άκρα τῶν έλευθερων άκρων διακόπτην τῶν καλωδίων έφαρμόζουμε τούς δυό κροκόδειλους. Μέ τόν εναντίον τό κροκόδειλο συνδέουμε τή χάλκινη πλάκα και μέ τόν άλλο συγκρατοῦμε τή

Εἰκ. 174

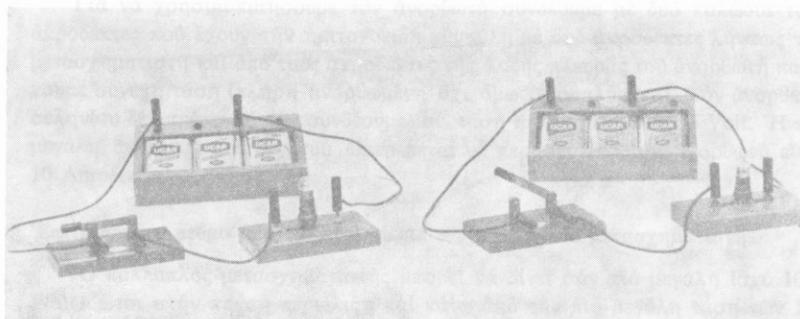


σιδερένια άκιδα ή τό καρφί. Σκεπάζουμε μέ διηθητικό χαρτί τή χάλκινη πλάκα και μέ τό πινέλο τό βρέχουμε μέ τό διάλυμα. Τραβᾶμε μιά γραμμή μέ τήν άκιδα στήν επιφάνεια τοῦ βρεγμένου διηθητικού χαρτιού. Ἡ άκιδα γράφει μιά γαλάζια γραμμή (εἰκ. 175). Ἀλλάζουμε τούς άκροδέκτες στούς πόλους τῆς πηγῆς και τραβᾶμε πάλι μιά γραμμή. Τώρα ή άκιδα δέ γράφει. Ἡ άκιδα γράφει γαλάζια γραμμή, μόνο δταν εἶναι συνδεμένη μέ τό θετικό πόλο τῆς πηγῆς. Τό κύκλωμα κλείνεται μέ τήν άκιδα, τό ηλεκτρολυτικό διάλυμα και τή χάλκινη πλάκα. Τό διάλυμα τοῦ διηθητικού χαρτιού ηλεκτρολύνεται. "Οταν ή άκιδα εἶναι συνδεμένη μέ τό θετικό πόλο (ἄνοδο), προσβάλλεται ἀπό τό έκλυνόμενο χλώριο, πού πρόερχεται ἀπό τήν ηλεκτρόλυση τοῦ NH_4Cl , και παράγεται FeCl_3 . Ὁ FeCl_3 μέ τό $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ σχηματίζει κυανούν τοῦ Βερολίνου, πού γράφει μιά γαλάζια γραμμή. Ἡ συμβατική φορά τοῦ ρεύματος καθορίζεται σάν τή φορά ἀπό τό θετικό πόλο τῆς πηγῆς πρός τόν ἀρνητικό. Ξανακάνουμε τό ίδιο μέ ἐναλλασσόμενο ρεῦμα πού παίρνουμε ἀπό τόν πολλαπλό μετασχηματιστή. Βλέπουμε πώς ή άκιδα γράφει πάνω στό διηθητικό χαρτί γραμμή διακοπτόμενη. Ἡ άκιδα γράφει τό κάθε κομματάκι τῆς γραμμῆς, μόνο δταν γίνεται θετικό ηλεκτρόδιο, και παύει νά γράφει, σάν γίνεται κάθοδος. Μ' αὐτό τόν τρόπο μποροῦμε νά ἀναγνωρίσουμε τό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα.

Συμπέρασμα

"Ἐνα ηλεκτρικό κύκλωμα διαρρέεται ἀπό ρεῦμα, ὅταν εἶναι κλει-

Εἰκ. 175

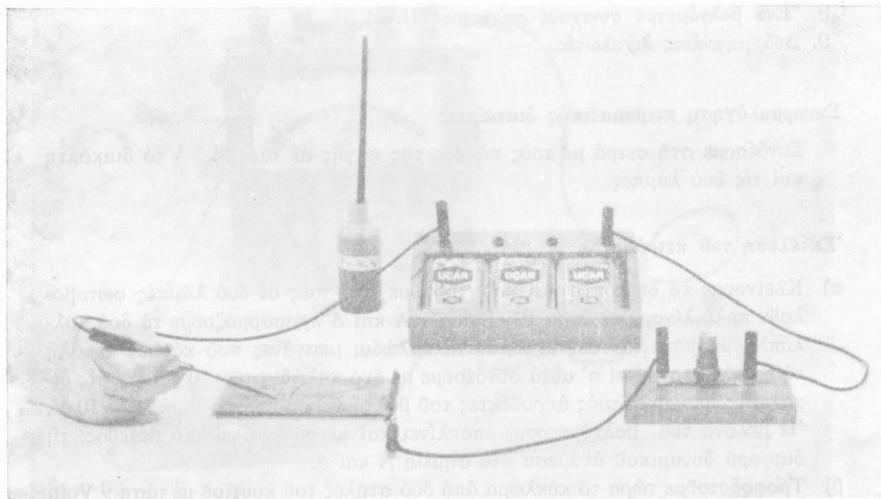

στό. Μπορούμε μέχικο τρόπο νά δούσονμε τό είδος τῶν πόλων τῆς πηγῆς κι ἀπό αὐτό τή φορά τοῦ ρεύματος. Μπορούμε ἀκόμα νά ἀναγνωρίσουμε ἂν τό ρεῦμα πού περνᾷ ἀπό τό κύκλωμα εἶναι ἐναλλασσόμενο ἢ συνεχές.

Θέλω να προσθέσω μια λέξη σαφή, προσθέτη πλέον την περίπτωση της πηγῆς στην οποία διαπίπτει τό ρεῦμα πάντα μεταβαλλόμενο. Επειδή τό ρεῦμα πάντα μεταβαλλόμενο, θέλω να προσθέσω μέτρη προστασίας για τό ρεῦμα πάντα μεταβαλλόμενο.

ΠΕΙΡΑΜΑ 14ο

"Εννοια τῆς διαφορᾶς δυναμικοῦ ἢ τάσεως. Μέτρηση τῆς διαφορᾶς δυναμικοῦ ἀνάμεσα σέ δύο σημεῖα τοῦ κυκλώματος. Πῶς συνδέουμε τό βολτόμετρο γιά τή μέτρηση τῆς διαφορᾶς δυναμικοῦ ἀνάμεσα σέ δύο σημεῖα τοῦ κυκλώματος"

Όπως πήραμε στό παραπάνω παραγόντα τό πάρα πολύ σημαντικό μέτρο της διαφορᾶς δυναμικοῦ μεταξύ δύο σημείων τοῦ κυκλώματος, θέλω να προσθέσω μέτρη για τό παραπάνω μέτρο.

Άπαραίτητα δργανα


1. "Ενα κουτί ξηρῶν στοιχείων πού νά έχει τρεῖς στήλες τῶν 4,5 V.
2. "Ενας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
3. Δυό λάμπες 6-8 V σέ βάσεις.
4. Δυό καλώδια μήκους 30 cm.
5. Δυό καλώδια μήκους 50 cm.
6. Δυό πολλαπλά βύσματα.
7. Δυό καλώδια μήκους 70 cm.
8. "Ενα βολτόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.).
9. Δυό μπαγάνες διχαλωτές.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως


Συνδέουμε στή σειρά μέ τούς πόλους τῆς πηγῆς σέ τάση 4,5 V τό διακόπτη καί τίς δύο λάμπες.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Κλείνουμε τό διακόπτη καί παρατηροῦμε τότε πώς οι δύο λάμπες φωτιοβολοῦν πολύ λίγο. Στά ἄκρα τῶν λαμπτῶν A καί Δ προσαρμόζουμε τά δύο πολλαπλά βύσματα (άν δέν έχουμε στά καλόδια μπανάνες πού κάνουν εύκολη τή διακλάδωση) καί σ' αὐτά συνδέουμε μέ δύο καλώδια τῶν 70 cm καί τίς διχαλωτές μπανάνες τούς ἀκροδέκτες τοῦ βολτόμετρου στήν κλίμακα τῶν 10 V. Ή βελόνα τοῦ βολτόμετρου ἀποκλίνει καί μετρᾶ ἔνα φυσικό μέγεθος, τή διαφορά δυναμικοῦ ἀνάμεσα στά σημεῖα A καί Δ.
- b) Τροφοδοτοῦμε τώρα τό κύκλωμα ἀπό δύο στήλες τοῦ κουτιοῦ μέ τάση 9 Volt.

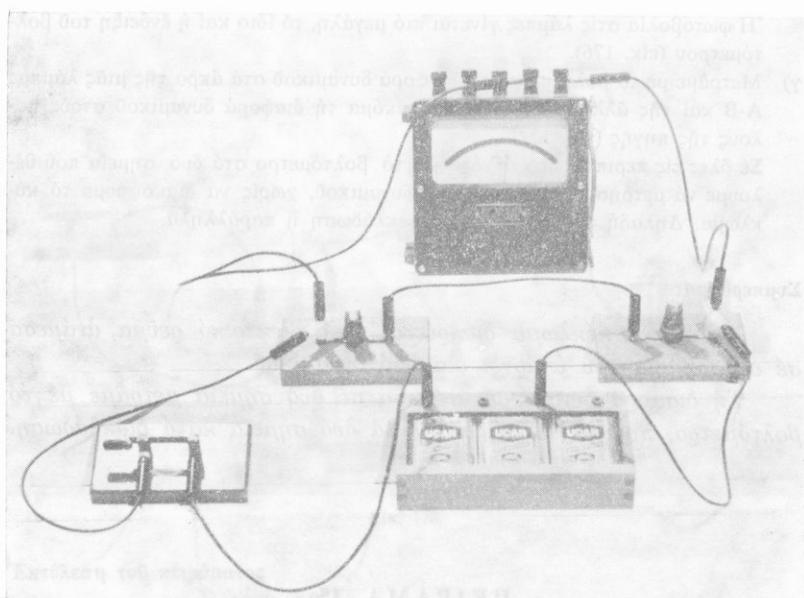

Εἰκ. 176

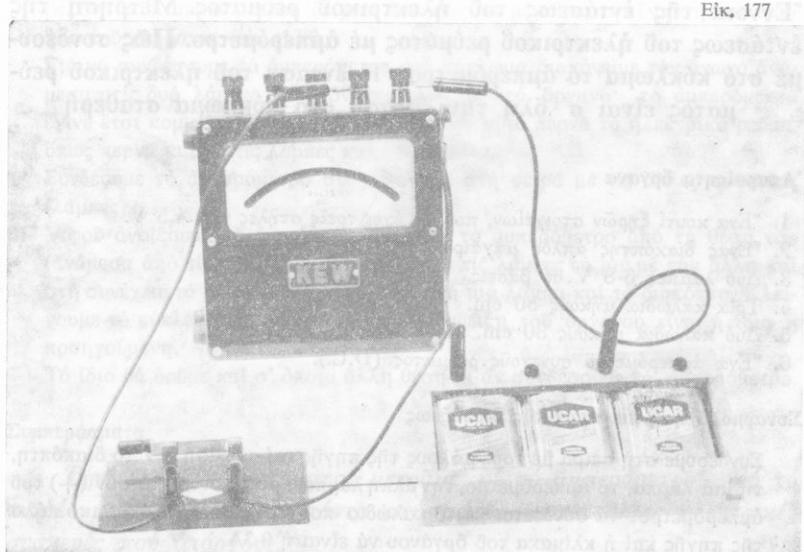

Εἰκ. 177

- ‘Η φωτοβολία στίς λάμπες γίνεται πιό μεγάλη, τό ΐδιο καί ή ένδειξη τού βιολ-
τόμετρου (εἰκ. 176).
- γ) Μετρῦμε μέ τό βιολτόμετρο τή διαφορά δυναμικού στά άκρα τῆς μιᾶς λάμπας
Α-Β καί τῆς ίσλλης Γ-Δ. Μετρῦμε ίκόμια τή διαφορά δυναμικού στούς πό-
λους τῆς πηγῆς (εἰκ. 177).
Σέ δλες τίς περιπτώσεις συνδέουμε τό βιολτόμετρο στά δυό σημεῖα πού θέ-
λουμε νά μετρήσουμε τή διαφορά δυναμικοῦ, χωρίς νά διακόψουμε τό κύ-
κλωμα. Δηλαδή συνδέουμε κατά διακλάδωση ή παράλληλα.

Συμπεράσματα

“Οταν ἔνα κύκλωμα διαρρέεται ἀπό ηλεκτρικό ρεῦμα, ἀνάμεσα σέ δυό σημεῖα τον ὑπάρχει διαφορά δυναμικοῦ.

Τή διαφορά δυναμικοῦ ἀνάμεσα σέ δυό σημεῖα μετρᾶμε μέ τό
βιολτόμετρο, πού τό συνδέουμε μέ τά δυό σημεῖα κατά διακλάδωση.

ΠΕΙΡΑΜΑ 15ο


“Εννοια τῆς ἐντάσεως τού ηλεκτρικοῦ ρεύματος. Μέτρηση τῆς
ἐντάσεως τού ηλεκτρικοῦ ρεύματος μέ άμπερόμετρο. Πῶς συνδέου-
με στό κύκλωμα τό άμπερόμετρο. ‘Η ἐνταση τού ηλεκτρικοῦ ρεύ-
ματος εἶναι σ’ ὅλη τήν ἔκταση στό κύκλωμα σταθερή

Απαραίτητα ὄργανα

1. “Ἐνα κουτί ξηρῶν στοιχείων, πού νά έχει τρεῖς στήλες τῶν 4,5 V.
2. “Ἐνας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
3. Δυό λάμπες 6-8 V σέ βάσεις.
4. Τρία καλώδια μήκους 50 cm.
5. Δυό καλώδια μήκους 30 cm.
6. “Ἐνα άμπερόμετρο συνεχούς ρεύματος (D.C.).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Συνδέουμε στή σειρά μέ τούς πόλους τῆς πηγῆς καί σέ τάση 9 V τό διακόπτη,
τή μιά λάμπα, τό άμπερόμετρο, τήν ίσλλη λάμπα, προσέχοντας τό σύν (+) τού
άμπερόμετρου νά συνδέεται μέ τό καλώδιο πού έρχεται ἀπό τό θετικό πόλο
τῆς πηγῆς καί ή κλίμακα τού δργάνου νά εἶναι ή 0-3A.

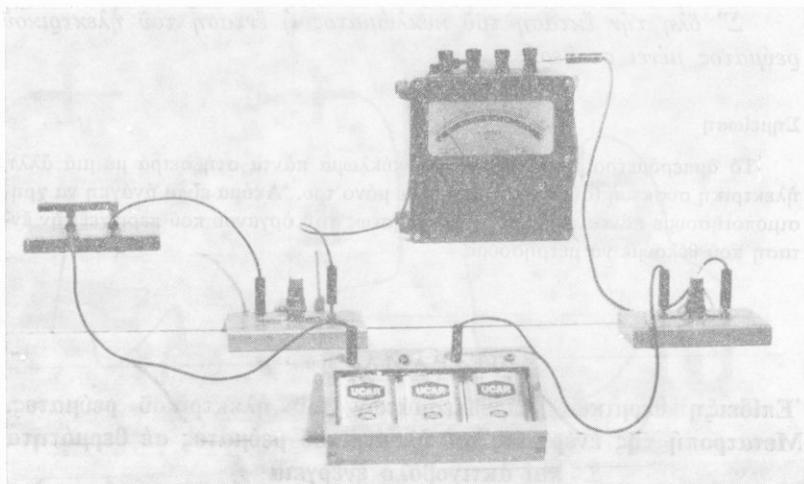

Εἰκ. 178

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

α) Κλείνουμε τό διακόπτη καὶ παρατηροῦμε πώς οἱ λάμπες φωτοβολοῦν καὶ ἡ βελόνα τοῦ ἀμπερόμετρου δείχνει ἔνα φυσικό μέγεθος, τήν ἔνταση τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος (εἰκ. 178).

Γιά νά συνδέσουμε τό ἀμπερόμετρο στό κύκλωμα, διακόψαμε τόν ἀγωγό ἀνάμεσα στίς δυό λάμπες καὶ τόν ἐνώσαμε μέ τό δργανο τό ἀμπερόμετρο ἔγινε ἔτσι κοιμάτι τοῦ ἀγωγοῦ καὶ μέσα ἀπ' αὐτό περνᾶ τό ἡλεκτρικό ρεῦμα, ὅπως περνᾶ κι ἀπό τίς λάμπες καὶ τά καλώδια.

Συνδέσουμε τό ἀμπερόμετρο στό κύκλωμα στή σειρά μέ τίς ἄλλες συσκευές (λάμπες).

β) Ἀφοῦ ἀνοίξουμε τό διακόπτη, βγάζουμε τό ἀμπερόμετρο ἀπό τή θέση του (ἀνάμεσα ἀπό τίς δυό λάμπες), συνδέουμε τίς λάμπες τή μιά μέ τήν ἄλλη καὶ στή συνέχεια τό ἀμπερόμετρο ἀνάμεσα στή μιά λάμπα καὶ τό διακόπτη. Κλείνουμε τό κύκλωμα καὶ βλέπουμε πώς ή ἔνδειξη τοῦ δργάνου εἶναι ή ἵδια ή προηγούμενη.

Τό ἵδιο θά δοῦμε καὶ σ' ὅποια ἄλλη θέση κι ἄν συνδέσουμε τό ἀμπερόμετρο.

Συμπεράσματα

Τήν ἔνταση τοῦ ρεύματος μετρᾶμε μέ τό ἀμπερόμετρο, πού τό συνδέονται στό κύκλωμα πάντα στή σειρά μέ τίς ἄλλες ἡλεκτρικές συσκευές πού ὑπάρχουν.

Σ^ο δᾶλη τήν ἔκταση τοῦ κυκλώματος ή ἔκταση τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος μένει σταθερή.

Σημείωση

Τό αἱμπερόδιμετρο τοποθετεῖται στό κύκλωμα πάντα στή σειρά μέ μιά ἄλλη ἡλεκτρική συσκευή (ἀντίσταση) καὶ ποτὲ μόνο του. Ἀκόμα εἶναι ἀνάγκη νά χρησιμοποιήσουμε πάντα τήν περιοχή μετρήσεως τοῦ δργάνου πού περιέχει τήν ἔκταση πού θέλουμε νά μετρήσουμε.

ΠΕΙΡΑΜΑ 16ο

Ἐπίδειξη Θερμικῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος. Μετατροπή τῆς ἐνέργειας τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος σέ θερμότητα καὶ ἀκτινοβόλο ἐνέργεια

Ἀπαραίτητα ὅργανα


1. "Ἐνα κουτί ξηρῶν στοιχείων πού νά ἔχει τρεῖς στήλες τῶν 4,5 V.
2. "Ἐνας διακόπτης μπουτόν.
3. Μιά λάμπα 6-8 V σέ βάση.
4. "Ἐνα καλώδιο μήκους 30 εμ.
5. Δυό καλώδια μήκους 70 εμ.
6. Δυό μονωτικοί στύλοι σέ βάσεις.
7. Δυό κροκόδειλοι.
8. "Ἐνα κομμάτι ἀτσαλόμαλλου.

Συνάρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Συνδέουμε τόν ἔναν πόλο τῆς πηγῆς καὶ τό διακόπτη μέ τό καλώδιο τῶν 30 εμ καὶ τόν ἄλλο ἀκροδέκτη τοῦ διακόπτη μέ τόν ἔνα μονωτικό στύλο. Συνδέουμε ὑστερά τόν ἄλλο μονωτικό στύλο μέ τόν ἄλλο πόλο τῆς πηγῆς σέ τάση 4,5 V ή 9 V. Στά ἄκρα τῶν ἀκροδεκτῶν τῶν καλωδίων τῶν συνδεμένων μέ τούς μονωτικούς στύλους, πού προεξέχουν, συνδέουμε τούς δύο κροκόδειλους καὶ μ' αὐτούς συγκρατοῦμε μιά λεπτή τούφα ἀτσαλόμαλλου, ἐνώνοντας μ' αὐτό τό τρόπο ἡλεκτρικά τούς δύο μονωτικούς στύλους.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

α) Κλείνουμε τό διακόπτη. Τό ἡλεκτρικό ρεῦμα πού περνᾷ ἀπό τό ἀτσαλόμαλλο

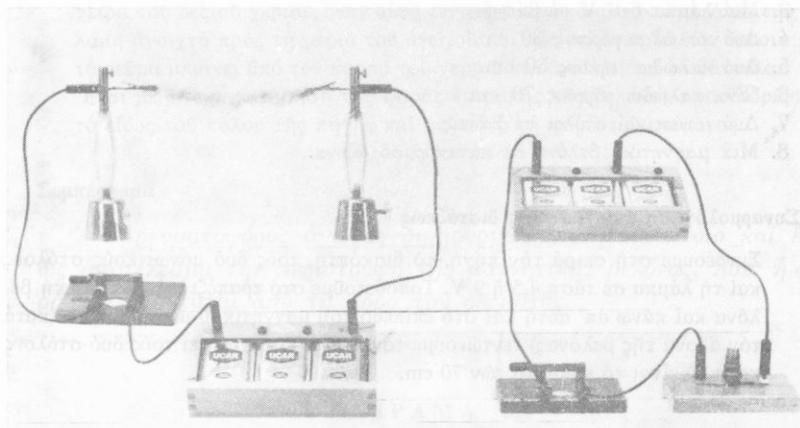

Εἰκ. 179

τό θερμαίνει. Τό άτσαλόμαλλο έρυθροπυρώνεται και τελικά καίγεται.

β) Άποσυνδέουμε τούς μονωτικούς στύλους και στά έλευθερα ύκρα τῶν ἀγωγῶν συνδέουμε τούς ἀκροδέκτες τῆς λάμπας. Ἡ λάμπα φωτοβολεῖ, γιατί τό νήμα τῆς ὑπερθερμαίνεται (εἰκ. 179).

Συμπέρασμα

Τό ηλεκτρικό ρεῦμα θερμαίνει τούς ἀγωγούς πού ἀπό μέσα τονς περνᾶ καί οἱ ἀγωγοὶ σέ δρισμένες περιπτώσεις, ἐπειδή θερμαίνονται πάρα πολύ, φωτοβολοῦν. Ἔτσι ἔχουμε μετατροπή τῆς ἐνέργειας τοῦ ηλεκτρικοῦ ρεύματος σέ θερμότητα καί ἀκτινοβόλο ἐνέργεια.

ΠΕΙΡΑΜΑ 170

Ἐπίδειξη μαγνητικῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ ηλεκτρικοῦ ρεύματος.
Καθορισμός τοῦ εἰδους τοῦ πόλου τῆς πηγῆς καί τῆς φορᾶς τοῦ ηλεκτρικοῦ ρεύματος

Ἀπαραίτητα ὅργανα

1. "Ενα κουτί ξηρῶν στοιχείων πού νά ἔχει τρεῖς στῆλες τῶν 4,5 V.
2. "Ἔνας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.

3. Μιά λάμπα 6-8 V σέ βάση.
4. Δυό καλώδια μήκους 30 cm.
5. Δυό καλώδια μήκους 50 cm.
6. "Ενα καλώδιο μήκους 70 cm.
7. Δυό μονωτικοί στύλοι σέ βάσεις.
8. Μιά μαγνητική βελόνα σέ κατακόρυφο ξένονα.


Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

Συνδέουμε στή σειρά τήν πηγή, τό διακόπτη, τούς δυό μονωτικούς στύλους και τή λάμπα σέ τάση 4,5 ή 9 V. Τοποθετοῦμε στό τραπέζι τή μαγνητική βελόνα και πάνω ἀπ' αυτή και στό έπιπεδο τού μαγνητικού μεσημβρινού (κατά τόν ξένονα τής βελόνας) τεντώνουμε τόν άγωγό πού συνδέει τούς δυό στύλους και πού είναι τό καλώδιο τών 70 cm.

Έκτέλεση τού πειράματος

- Κλείνουμε τό διακόπτη τότε ή λάμπα φωτοβολεῖ, ή μαγνητική βελόνα στρέφεται μέ τρόπο πού νά γίνει κάθετη στό ρευματοφόρο άγωγό (εἰκ. 180). Παρατηροῦμε τή φορά πού προσπαθεῖ νά κινηθεῖ δύ βόρειος πόλος τής βελόνας.
- Έναλλάστουμε τούς πόλους τής πηγῆς και κλείνουμε πάλι τό διακόπτη. Παρατηροῦμε πώς ή βελόνα τώρα στρέφεται μέ άντιθετη φορά.
Τή φορά πού έκτρεπεται δύ βόρειος πόλος τής βελόνας δίνεται ἀπό τόν άντι-

Εἰκ. 180

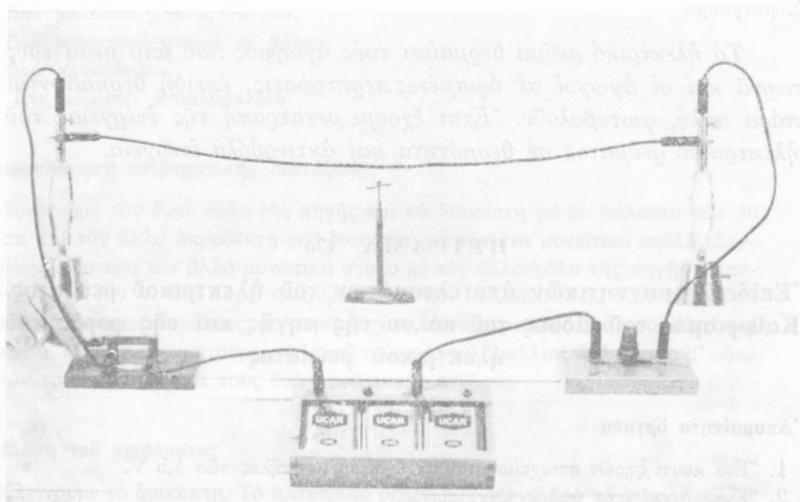

χειρα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ, δταν αὐτό τεντωθεῖ πάνω ἡπό τὸν ἀγωγό μὲ τὴν παλάμη ἀνοιχτῆ πρός τὴ μεριά τοῦ ἀγωγοῦ καὶ τῆς βελόνας, μέ τὴν ἔννοια πώς τὸ ρεῦμα μπαίνει ἀπό τὸν καρπό τοῦ χεριοῦ καὶ βγαίνει ἀπό τὰ δάκτυλα.

Ἐτσι μέ τὴν παρατήρηση τῆς φορᾶς ἐκτροπῆς τῆς βελόνας προσδιορίζουμε τὸ εἶδος τοῦ πόλου τῆς πηγῆς καὶ ἀπ' αὐτό τῇ φορᾷ τοῦ ρεύματος.

Συμπέρασμα

‘Ο ρευματοφόρος ἀγωγός δημιουργεῖ μαγνητικό πεδίο καὶ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν περιστροφή τῆς μαγνητικῆς βελόνας, πού ἡ φορά της ἐξαρτᾶται ἀπό τή φορά τοῦ ρεύματος.

ΠΕΙΡΑΜΑ 18o

Ἐπίδειξη χημικῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος.
Μετατροπή ἐνέργειας ἡλεκτρικοῦ ρεύματος σὲ χημική ἐνέργεια
καὶ ἀντίστροφα

‘Απαραίτητα ὅργανα

1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. “Ἐνας σύνδεσμος ἀπλός (σταυρός).
4. “Ἐνα βολτάμετρο τύπου Hoffmann.
5. Ἡλεκτρολύτης (ἀραιό διάλυμα ἀπό θειικό δέιγμα).
6. “Ἐνα κυούτι ἔηρῶν στοιχείων πού φέρνει τρεῖς στῆλες τῶν 4,5 V.
7. Μιά λάμπα 1,5 V σὲ βάση.
8. “Ἐνα ἀμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.).
9. “Ἐνας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
10. Δυο καλώδια μήκους 30 cm.
11. Τρία καλώδια μήκους 70 cm.
12. Δυό μπανάνες διχαλωτές.


Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Βιδώνουμε στή βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m καὶ σ’ αὐτή μέ το σύνδεσμο στηρίζουμε τό βολτάμετρο πού τό γεμίζουμε μέ τόν ἡλεκτρολύτη.
- β) Συνδέουμε στή σειρά μέ τούς πόλους τῆς πηγῆς τή λάμπα, τό ἀμπερόμετρο, τό βολτάμετρο καὶ τό διακόπτη, χρησιμοποιώντας γιά περιοχή μετρήσεως τοῦ ἀμπερόμετρου τήν 0—3A.

—στο μηχανικό
ράπτη που αποτελείται από
— οδοντωτή συμπλέγματος
— της πλατινού στριπτικής
— καρβονικής στριπτικής
— καρβονικής στριπτικής

— πλατινού στριπτικής
— καρβονικής στριπτικής


— πλατινού στριπτικής
— καρβονικής στριπτικής

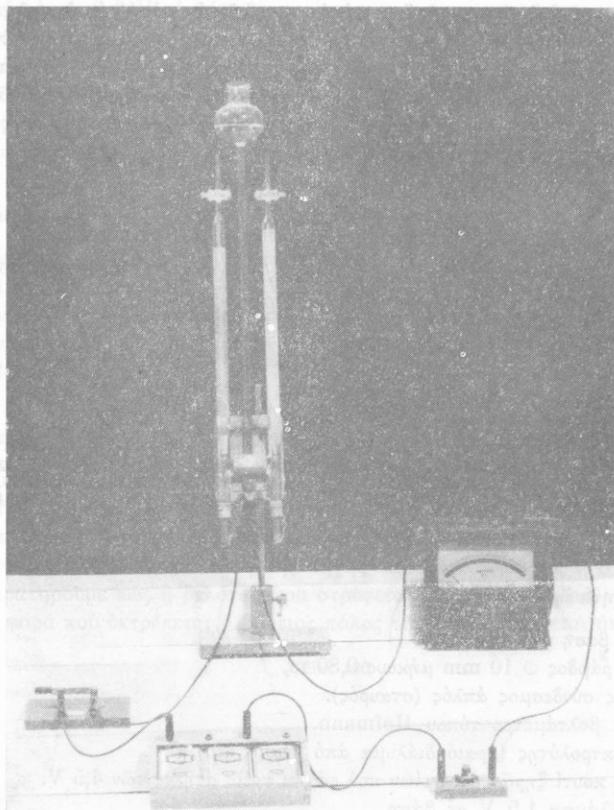

Εἰκ. 181

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- Κλείνουμε τό διακόπτη τότε ή λάμπα φωτοβοιλεῖ. Τό άμπερόμετρο δείχνει τήν ένταση τοῦ ρεύματος καὶ στό βολτάμετρο γίνεται ήλεκτρόλυση τοῦ νεροῦ (εἰκ. 181). Μέ τό ήλεκτρικό ρεῦμα πετυχάινουμε μιά χημική ἀντίδραση, τή διάσπαση τοῦ νεροῦ. "Αν η ἔνδειξη τοῦ άμπερόμετρου εἶναι πιο μικρή ἀπό 0,3Α, χρησιμοποιοῦμε τήν περιοχή μετρήσεως 0—0,3 Α. Κατόπιν ανοίγουμε τό διακόπτη, βγάζουμε τήν πηγή ἀπό τό κύκλωμα καὶ συμπληρώνουμε τό κύκλωμα συνδέοντας τό διακόπτη μέ τή λάμπα, ὅλα προηγουμένως ἐναλλάσσουμε τή σύνδεση στούς ἀκροδέκτες τοῦ άμπερόμετρου. Κλείνουμε τό
- "Ανοίγουμε τό διακόπτη, βγάζουμε τήν πηγή ἀπό τό κύκλωμα καὶ συμπληρώνουμε τό κύκλωμα συνδέοντας τό διακόπτη μέ τή λάμπα, ὅλα προηγουμένως ἐναλλάσσουμε τή σύνδεση στούς ἀκροδέκτες τοῦ άμπερόμετρου. Κλείνουμε τό

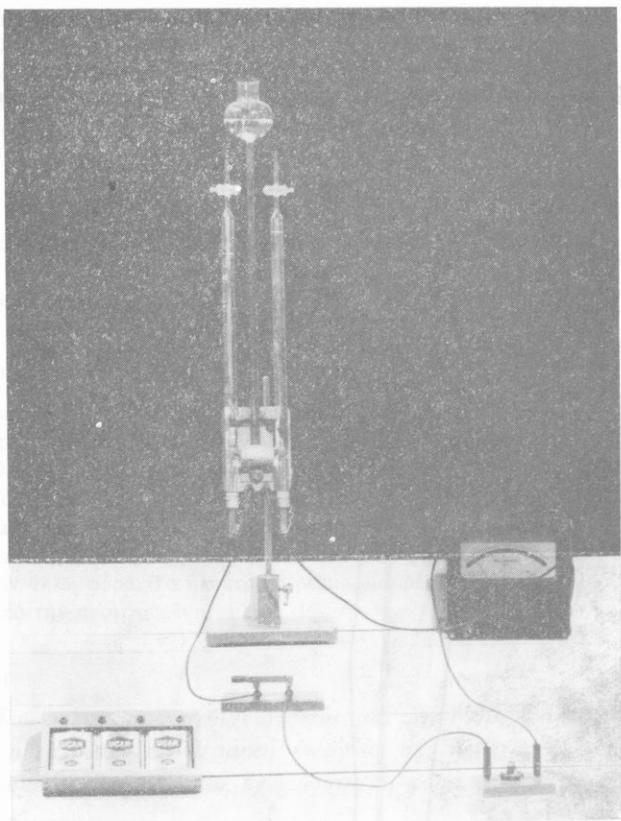

Εικ. 182

διακόπτη και βλέπουμε πώς τό αμπερόμετρο δείχνει ότι πέρασε ρεύμα, που γίνεται φανερό πώς είχε άντιθετή φορά άπό τό προηγούμενο (εἰκ. 182). Τό βιολτάμετρο συμπεριφέρεται ως πηγή ήλεκτρικοῦ ρεύματος. Η χημική ένέργεια μετατρέπεται σέ ένέργεια ήλεκτρικοῦ ρεύματος.

Συμπέρασμα


Τό ήλεκτρικό ρεύμα προκαλεῖ χημικές άντιδράσεις, γιατί μετατρέπεται ή ένέργειά του σέ χημική ένέργεια. Μπορεῖ άντίστροφα η χημική ένέργεια νά γίνει ένέργεια ήλεκτρικοῦ ρεύματος.

**Πηγές ήλεκτρικού ρεύματος.
Μετατροπή θερμικής ένέργειας σε ήλεκτρική ένέργεια.
Θερμοηλεκτρικό στοιχεῖο**

***Απαραίτητα όργανα**

1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.

Eik. 183

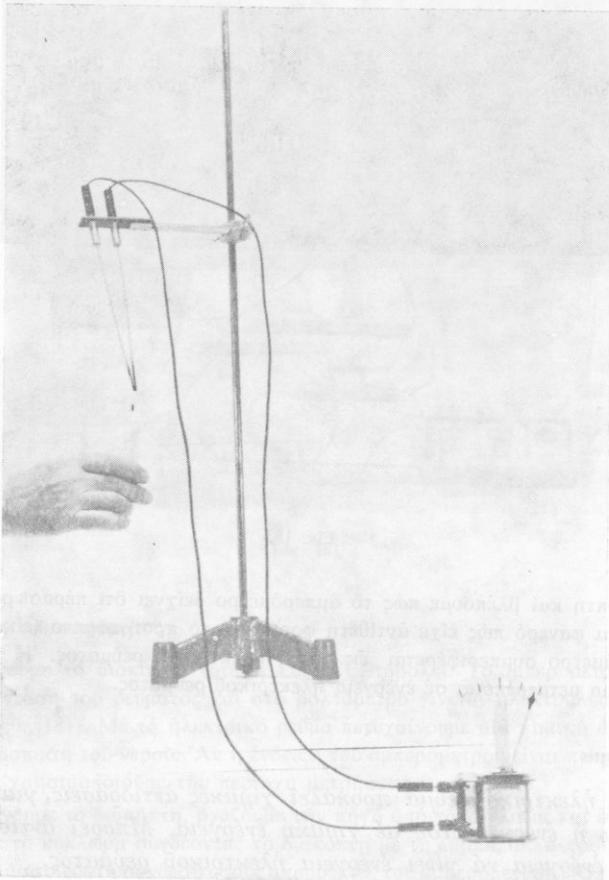

3. "Ενας σύνδεσμος άπλός (σταυρός).
4. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
5. "Ενα θερμοηλεκτρικό στοιχεῖο.
6. "Ενα γαλβανόμετρο μηδενός μέ πηγίο 300 σπειρῶν.
7. "Ενα κερί.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Βιδώνουμε τή ράβδο τῶν 0,80 m πάνω στή χυτοσιδερένια βάση. Πάνω σ' αὐτή στό μέσο τοῦ ὑψους της στερεώνουμε τόν άπλό σύνδεσμο καὶ σ' αὐτόν το θερμοηλεκτρικό στοιχεῖο.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Θερμαίνουμε τό θερμοηλεκτρικό στοιχεῖο μέ τή φλόγα τοῦ κεριοῦ καὶ βλέπουμε πώς ή βελόνα τοῦ γαλβανόμετρου ἀποκλίνει κατά μιά φορά (εἰκ. 183), Τό κύκλωμα διαρρέεται ἀπό ρεῦμα, πού ή πηγή του είναι τό θερμοηλεκτρικό στοιχεῖο.
- β) Ἐναλλάσσουμε τά καλώδια συνδέσεως στά ἄκρα τοῦ θερμοηλεκτρικοῦ στοιχείου καὶ θερμαίνουμε πάλι ή βελόνα τοῦ γαλβανόμετρου ἀποκλίνει τώρα πρός τήν ἄλλη φορά. Τό ἡλεκτρικό ρεῦμα διαρρέει τό κύκλωμα μέ ἀντίθετη φορά ἀπό τήν προηγούμενη.

Συμπέρασμα

Τό θερμοηλεκτρικό στοιχεῖο είναι μιά πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, πού μετατρέπει τή θερμική ἐνέργεια σέ ἡλεκτρική. Τό ἡλεκτρικό ρεῦμα πού παράγεται ἔχει δρισμένη φορά.

ΠΕΙΡΑΜΑ 206

Πηγές ἡλεκτρικοῦ ρεύματος. Μετατροπή κινητικῆς ἐνέργειας σέ ἡλεκτρική. Ἀρχή τῆς μαγνητοηλεκτρικῆς γεννήτριας

***Απαραίτητα ὅργανα**


1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. "Ενας σύνδεσμος άπλός (σταυρός).
4. Μιά ράβδος ἀπό ἐβονίτη μέ δύο ἀκροδέκτες.

5. "Ένα αίλωρούμενο πηγίο.
6. "Ένα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
7. "Ένας ὀπλισμός μαγνητῶν.
8. "Ένα γαλβανόμετρο μηδενός μέ πηγίο 300 σπειρῶν.
9. Δυό καλώδια μήκους 1 m.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Βιδώνουμε τή ράβδο τῶν 0,80 m πάνω στή χυτοσιδερένια βάση καί σ' αὐτή στό μέσο τοῦ υψους της στηρίζουμε τόν ἀπλό σύνδεσμο καί συγκρατοῦμε μ' αὐτόν δριζόντια τή ράβδο τοῦ ἐβονίτη.
- β) Ἀπό τούς ἀκροδέκτες τῆς ράβδου τοῦ ἐβονίτη κρεμᾶμε τό αἰλωρούμενο πηγίο καί τά ἄκρα του συνδέουμε μέ καλώδια μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ γαλβανόμετρου.
- γ) Βάζουμε τόν ὀπλισμό ἀνάμεσα στούς δυό ἑτερόσημους πόλους τῶν ραβδόμορφων μαγνητῶν μέ τέτοιο τρόπο, πού τό σύνολο νά σχηματίζει ἔναν πεταλοειδή μαγνήτη.

Eik. 184

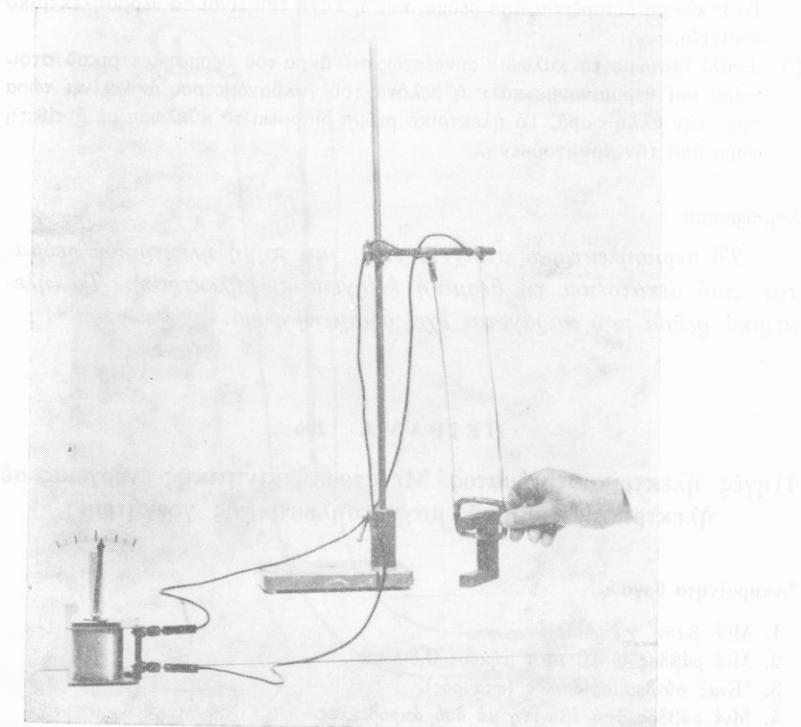

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Τοποθετοῦμε τόν πεταλοειδή μαγνήτη, πού κατασκευάσαμε, κάτω ἀπό τό αἰωνύμενο πηνίο ἔτσι, πού τό ἐπίπεδο τῶν δυό σκελῶν του νά είναι κατακόρυφο καὶ κάθετο στό ἐπίπεδο τῶν σπειρῶν τοῦ πηνίου. Κανονίζουμε τό ӯψος τοῦ συνδέσμου τόσο, πού τό πηνίο αἰωρούμενο νά μπαίνει στό πάνω σκέλος τοῦ πεταλοειδοῦς μαγνήτη.
- β) Κινοῦμε παλινδρομικά τό πηνίο καὶ βλέπουμε πώς τό γαλβανόμετρο δείχνει πώς περνᾶ ρεῦμα καὶ μάλιστα ἄλλοτε πρός τή μιά φορά κι ἄλλοτε πρός τήν ἀντίθετη (εἰκ. 184).
- γ) Κρατᾶμε τό πηνίο μέ τό χέρι ἀκίνητο καὶ κινοῦμε παλινδρομικά τό μαγνήτη. Τό γαλβανόμετρο δείχνει πάλι πώς περνᾶ ἡλεκτρικό ρεῦμα.
- δ) Ἀποσυνδέουμε τόν πεταλοειδή μαγνήτη καί, παίρνοντας τόν ἔνα ραβδόμορφο μέ τό χέρι, τόν βάζουμε καὶ τόν βγάζουμε μέσα στό πηνίο ἡ κρατᾶμε τό μαγνήτη ἀκίνητο καὶ κινοῦμε τό πηνίο πρός αὐτόν. Βλέπουμε καὶ πάλι πώς τό κύκλωμα διαρρέεται ἀπό ἡλεκτρικό ρεῦμα.

Συμπεράσματα

"Οταν ἔνας ἀγωγός (πηνίο) κινεῖται σχετικά πρός ἓνα μαγνήτη ἢ ἔνας μαγνήτης πρός τόν ἀγωγό, στά ἄκρα τοῦ ἀγωγοῦ δημιουργεῖται μιά διαφορά δυναμικοῦ. Ἐν τά ἄκρα αὐτά συνδεθοῦν ἔτσι, πού νά σχηματιστεῖ κλειστό κύκλωμα, αὐτό διαρρέεται ἀπό ἡλεκτρικό ρεῦμα.

*Πάνω σ' αὐτή τήν ἀρχή στηρίζεται ἡ κατασκευή τῶν μαγνητο-
ἡλεκτρικῶν γεννητριῶν.*

Σημειώση

"Αν δέν ἔχουμε όπλισμό μέ ἀρκετό πάχος πού νά μπορεῖ νά στηρίξει ἀρκετά τούς ραβδόμορφους μαγνήτες, τοποθετοῦμε ἀνάμεσά τους ἔνα κούτι ἀπό σπίρτα καὶ τόν όπλισμό, κι ἔτσι τό σύστημα ἀποτελεῖ πεταλοειδή μαγνήτη.

*Πάνω στό σημείο την προστίθεται τό στηρίζοντας διάφανο. Από τον
παρόντα πάραπονο τό σύστημα τούς δημιουργεῖται.*

Πάνω στό σημείο την προστίθεται τό στηρίζοντας διάφανο.

Τό σημείο την προστίθεται τό στηρίζοντας διάφανο.


Τό σημείο την προστίθεται τό στηρίζοντας διάφανο.

Πηγές ήλεκτρικού ρεύματος.

Μετατροπή της άκτινοβόλου ένέργειας σε ένέργεια ήλεκτρικού ρεύματος

*Απαραίτητα όργανα

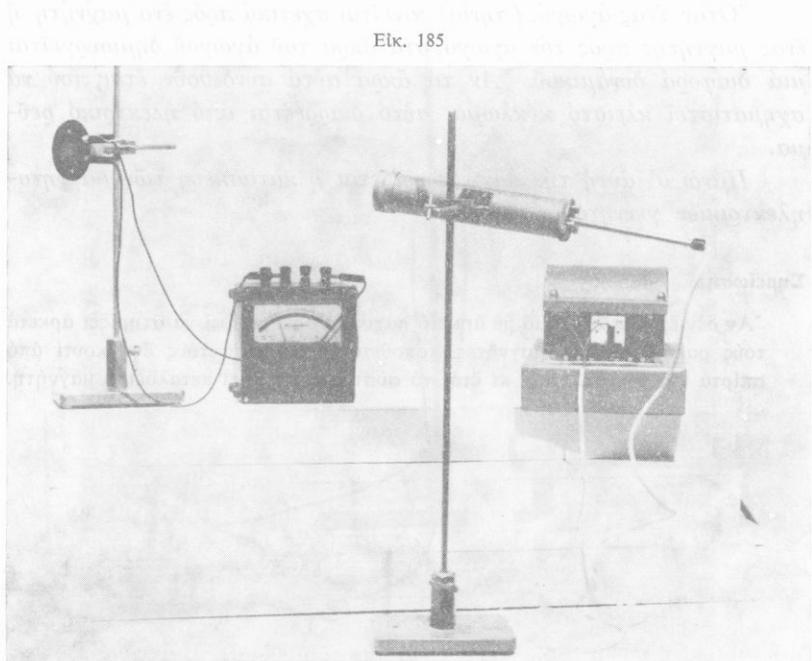1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
4. Μιά λαζίδα άπλη.
5. "Ένα φωτοστοιχεῖο σεληνίου.
6. "Ένα μιλιαμπερόμετρο συνεχούς ρεύματος (D.C.).
7. "Ένας πολλαπλός μετασχηματιστής.
8. "Ένας προβολέας Reuter.
9. Δυό καλώδια συνδέσεως μήκους 70 cm.
10. Δυό μπανάνες διχαλωτές.



Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- α) Πάνω στίς δυό χυτοσιδερένιες βάσεις βιδώνουμε τίς δυό ράβδους και σ' αυτές σε ύψος 30-40 cm στερεώνουμε τούς δυό συνδέσμους. Στό σύνδεσμο τής μιᾶς ράβδου συνδέουμε τή λαβίδα και μ' αυτή συγκρατούμε τό φωτοστοιχεῖο ἀπό τό πάνω μέρος τῶν ἀκροδεκτῶν του ἔτσι, πού τό ἐπίπεδό του νά είναι κατακόρυφο. Στό σύνδεσμο τής ἄλλης ράβδου συνδέουμε τόν προβολέα Reuter μέ τό στέλεχος δριζόντιο.
- β) Συνδέουμε τούς ἀκροδέκτες τοῦ φωτοστοιχείου μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ μιλλιαμπερόμετρου στήν κλίμακα 0—10 mA μέ τά δυό καλώδια και τίς διχαλωτές μπανάνες.

Έκτελεση τοῦ πειράματος

Τροφοδοτούμε τόν προβολέα Reuter ἀπό τό μετασχηματιστή μέ τάση 4 V και ρίχνουμε παράλληλη δέσμη κάθετα στήν ἐπιφάνεια τοῦ φωτοστοιχείου ἀπό ἀπόσταση 30-40 cm. Τό μιλλιαμπερόμετρο δείχνει δτί περνᾶ ἡλεκτρικό ρεῦμα (εἰκ. 185). "Αν τό μιλλιαμπερόμετρο δέ δείχνει νά περνᾶ ρεῦμα, ἀλλάζουμε τή σύνδεση στούς ἀκροδέκτες του ἢ στούς ἀκροδέκτες τοῦ φωτοστοιχείου. Τροφοδοτούμε στή συνέχεια τόν προβολέα μέ τάσεις 6V και 8 V. Η ἔνδειξη τοῦ μιλλιαμπερόμετρου γίνεται πιό μεγάλη.

Συμπέρασμα

Στό φωτοστοιχεῖο ἔχουμε μετατροπή τής ἀκτινοβόλου ἐνέργειας σέ ἐνέργεια ἡλεκτρικοῦ ρεύματος.

ΠΕΙΡΑΜΑ 22ο

Νόμος τοῦ ΟΗΜ. "Εννοια τῆς ἀντιστάσεως ἀγωγοῦ. Ἀπό ποιού παράγοντες ἔξαρταται ἡ ἀντίσταση ἐνός ἀγωγοῦ"

*Απαραίτητα ὅργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.

4. Τέσσερις σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
 5. "Ενα κοντί νόμου το ΟΗΜ πού έχει μέσα:
- α) δύο πλακίδια έβονίτη μέ τρεις άκροδέκτες και σύνδεσμο,
 - β) δύο πολλαπλά βύσματα,
 - γ) δύο τριπλούς διακλαδωτήρες,
 - δ) έναν κροκόδειλο,
 - ε) τέσσερις μπανάνες διεγκλωτές,
 - στ) σύρμα χρωμονικελίνης φ 0,5 mm μήκους 1 m,
 - ζ) σύρμα χρωμονικελίνης φ 0,7 mm μήκους 1 m,
 - η) σύρμα χρωμονικελίνης φ 1 mm μήκους 1 m,
 - θ) σύρμα σιδήρου φ 0,5 mm μήκους 1 m και
 - ι) σύρμα χαλκού φ 0,5 mm μήκους 1 m.
6. "Ενας κανόνας 1 m άριθμημένος.
 7. "Ενα βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως (D.C.).
 8. "Ενα άμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.).
 9. "Ενας ροοστάτης 10Ω, 5Α.
 10. "Ενας διακόπτης άπλος μαχαιρωτός.
 11. Τέσσερα καλώδια μήκους 1 m.
 12. Τέσσερα καλώδια μήκους 0,50 m.
 13. Δυο καλώδια μήκους 0,30 m.
 14. "Ενα κοντί ξηρῶν στοιχείων πού έχει τρεις στήλες τῶν 4,5 V.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως


- a) Βιδώνουμε πάνω στίς δύο βάσεις τίς δύο ράβδους τῶν 0,80 m, άπομακρύνουμε τούς δρθοστάτες πού σχηματίστηκαν ἐτσι σ' ἀπόσταση περίποτο 1 m τόν ἔναν ἄπο τόν ἄλλο και τούς συνδέουμε μεταξύ τους μέ τούς δυό συνδέσμους και τή ράβδο τοῦ 1,10 m στό πιό κάτω μέρος κοντά στίς βάσεις τους.
- b) Στηρίζουμε πάνω στίς κατακόρυφες ράβδους τῶν δρθοστατῶν γύρω στό μέσο τοῦ ὑψους τους τά δύο πλακίδια τοῦ έβονίτη και βάζουμε στά κατάλληλα στηρίγματα πού έχουν τόν ζριθμημένο κανόνα. Χαλαρώνουμε τόν ἔνα σύνδεσμο πού κρατᾷ τήν δριζόντια ράβδο και μέ μετακίνηση τοῦ ὀρθοστάτη πετυχαίνουμε τήν ἀπόσταση τῶν ἀκροδεκτῶν τῶν πλακιδίων νά είναι π.χ. 94 cm κι ὑστέρα στερεώνουμε καλά τό σύνδεσμο. Συνδέουμε τούς δυό δρθοστάτες στό πάνω μέρος μέ τούς δυό συνδέσμους και τήν ἄλλη ράβδο τοῦ 1,10 m.
- γ) Στούς ἀκροδέκτες τῶν πλακιδίων τεντώνουμε τά τρία σύρματα φ 0,5 mm χρωμονικελίνης, φ 0,7 mm χρωμονικελίνης και φ 1 mm χρωμονικελίνης.
- δ) Στούς ἀκροδέκτες τῶν πλακιδίων πού έχουν τό σύρμα φ 0,5 mm συνδέουμε τά δύο πολλαπλά βύσματα και συναρμολογούμε τό κύκλωμα μέ τόν παρακάτω τρόπο : Συνδέουμε τό ἔνα ἄκρο τοῦ σύρματος μέ τήν πηγή, τήν πηγή μέ τό ροοστάτη, τό ροοστάτη μέ τό διακόπτη, τό διακόπτη μέ τό άμπερό-

μετρο και τελικά τό άμπερόμετρο μέ τό άλλο ίκρο του σύρματος. Συνδέουμε άκομη παράλληλα πρός τά ίκρα του σύρματος τό βολτόμετρο.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Κλείνουμε τό διακόπτη και μέ τή βοήθεια του ροοστάτη έφαρμόζουμε στά ίκρα του σύρματος τάσεις διαδοχικά 1,5V, 2V, 3V (λήγη άπό πηγή 4,5 V), όπως μᾶς δείχνει τό βολτόμετρο, ένω τήν ίδια στιγμή μέ τό άμπερόμετρο

Εἰκ. 186

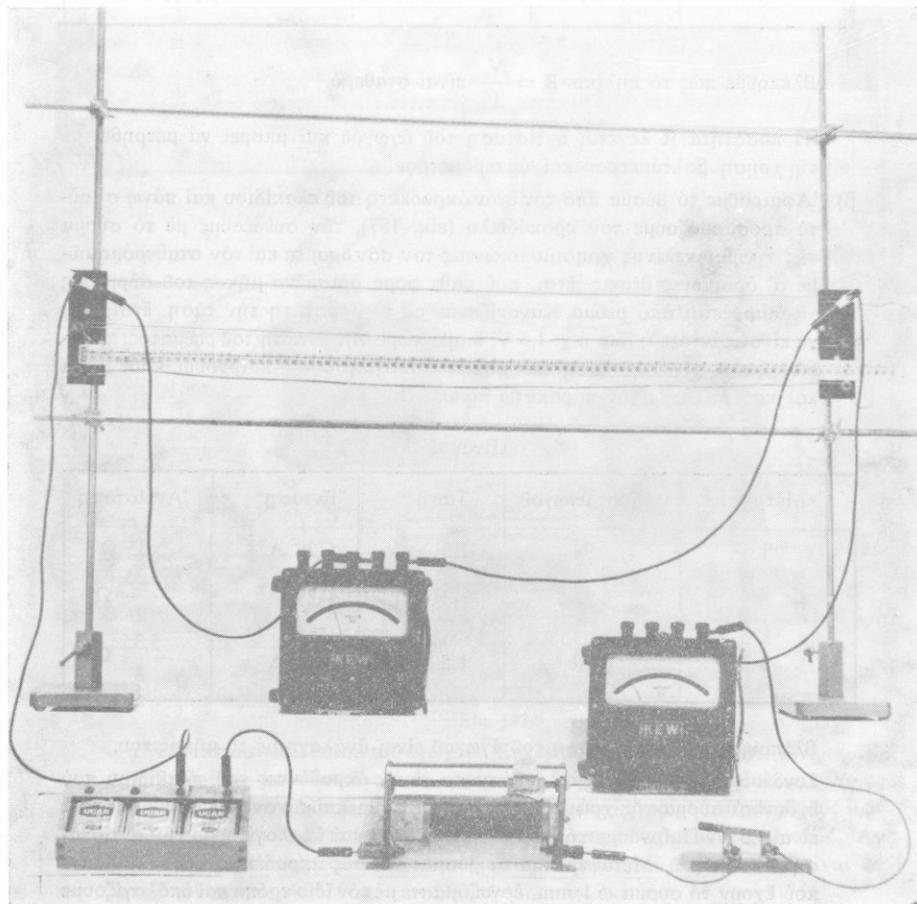

παρακολουθοῦμε ἀντίστοιχα τις τιμές τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος (εἰκ. 186). Καταρτίζουμε τόν παρακάτω πίνακα I:

Πίνακας I

Μέτρηση	Τάση	Ἐνταση	Ἀντίσταση $R = \frac{V}{I}$
1	1,5 V	0, 28 A	5,35 Ω
2	2 V	0,375 A	5,35 Ω
3	3 V	0, 56 A	5,35 Ω

Βλέπουμε πώς τό πηλίκο $R = \frac{V}{I}$ εἶναι σταθερό.

* Η ποσότητα R λέγεται ἀντίσταση τοῦ ἀγωγοῦ καί μπορεῖ νά μετρηθεῖ μέ τή χρήση βολτόμετρου καί ἀμπερόμετρου.


β) Αφαιροῦμε τό βύσμα ἀπό τόν ἔναν ἀκροδέκτη τοῦ πλακίδιου καί πάνω σ' αὐτό προσαρμόζουμε τόν κροκόδειλο (εἰκ. 187), τόν συνδέουμε μέ τό σύρμα τῆς χρωμονικελίνης χρησιμοποιώντας τον σάν δρομέα καί τόν σταθεροποιοῦμε σ' ὅρισμένες θέσεις ἔτσι, πού κάθε φορά ὅρισμένο μῆκος τοῦ σύρματος νά διαρρέεται ἀπό ρεύμα. Κανονίζουμε μέ τό ροοστάτη τήν τάση ἔτσι, πού νά εἶναι πάντοτε ἡ ἴδια π.χ. 1,5 V, διαβάζουμε τήν ἐνταση τοῦ ρεύματος, προσδιορίζουμε τήν ἀντίσταση τῶν μηκῶν τοῦ ἀγωγοῦ πού παίρνουμε κάθε φορά καί καταρτίζουμε τόν παρακάτω πίνακα II:

Πίνακας II

Μέτρηση	Μῆκος ἀγωγοῦ	Τάση	Ἐνταση	Ἀντίσταση
1	94	1,5 V	0,28 A	5,35 Ω
2	47	1,5 V	0,56 A	$\frac{5,35}{2} \Omega$
3	31	1,5 V	0,84 A	$\frac{5,35}{3} \Omega$

Βλέπουμε πώς ἡ ἀντίσταση τοῦ ἀγωγοῦ εἶναι ἀνάλογη μέ τό μῆκος του.

γ) Συνδέουμε τά δύο πολλαπλά βύσματα στούς ἀκροδέκτες τοῦ πλακίδιου πού ἔχουν τό σύρμα τῆς χρωμονικελίνης φ 0,7 mm καί κανονίζουμε τήν τάση νά εἶναι 1,5 V. Παίρνουμε τήν τιμή τῆς ἐντάσεως καί ὑπολογίζουμε τήν ἀντίσταση τοῦ ἀγωγοῦ. Μεταφέρουμε τά βύσματα στούς ἀκροδέκτες τῶν πλακίδιων πού ἔχουν τό σύρμα φ 1 mm, ἐργαζόμαστε μέ τόν ἴδιο τρόπο καί ὑπολογίζουμε

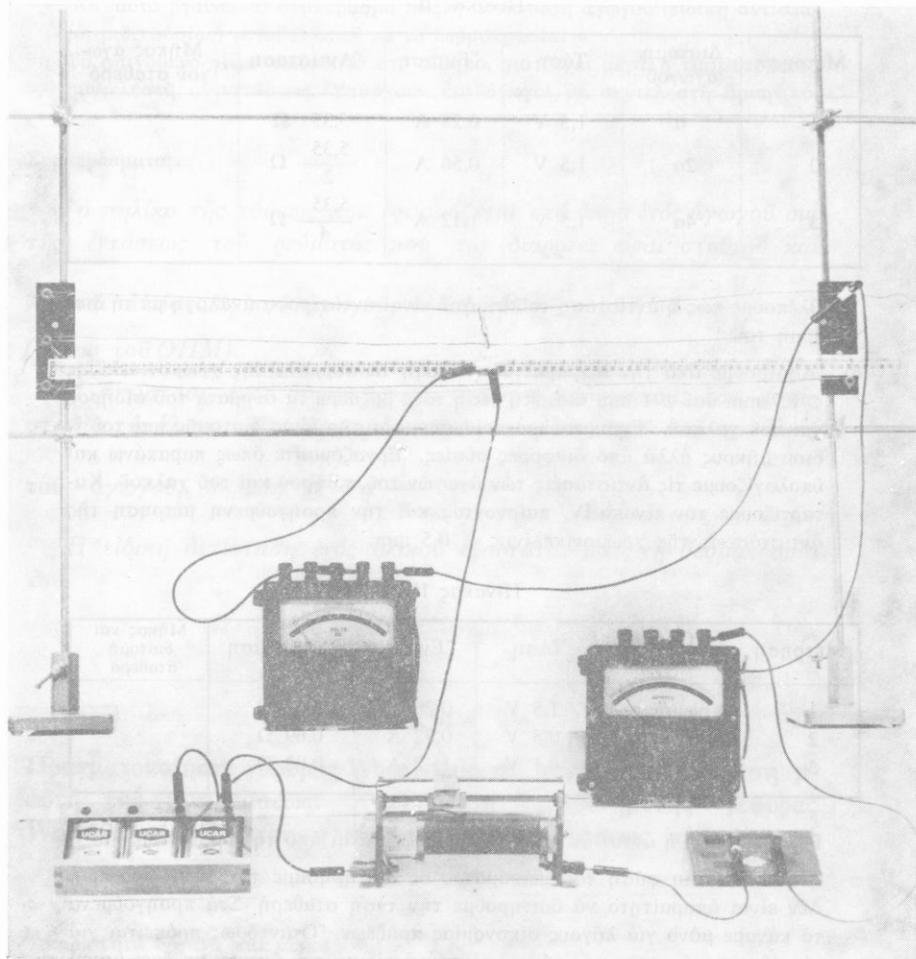

Εἰκ. 187

τήν άντίσταση και αυτοῦ τοῦ άγωγοῦ. Καταρτίζουμε τόν παρακάτω πίνακα III, λαβαίνοντας ύπόψη πώς οι διατομές τῶν τριῶν σύρμάτων είναι άνάλογες μέ τά τετράγωνα τῶν διαμέτρων τους, δηλαδή άνάλογες μέ τονς ἀριθμούς $0,5^2 = 0,25$, $0,7^2 = 0,49$ και $1^2 = 1$. δηλαδή άνάλογες τῶν ἀριθμῶν 1, 2 και 4. "Αν λοιπόν η διατομή τοῦ πρώτου σύρματος είναι a , τοῦ δεύτερου θά είναι $2a$ και τοῦ τρίτου $4a$.

Πίνακας III

Μέτρηση	Διατομή άγωγού	Τάση	Ένταση	Αντίσταση	Μήκος άγωγού σταθερό
1	a	1,5 V	0,28 A	5,35 Ω	
2	2a	1,5 V	0,56 A	$\frac{5,35}{2} \Omega$	
3	4a	1,5 V	1,12 A	$\frac{5,35}{4} \Omega$	

Βλέπουμε πώς ή αντίσταση τοῦ άγωγοῦ είναι αντίστροφα άναλογη με τή διατομή του.

- δ) Αφαιρούμε άπό τήν πειραματική διάταξη τά σύρματα τῆς χρωμονικελίνης ϕ 0,7 mm και ϕ 1 mm και στή θέση τους βάζουμε τά σύρματα τοῦ σιδήρου και τοῦ χαλκοῦ. Έχουμε τώρα τρία σύρματα τῆς ίδιας διατομῆς και τοῦ ίδιου μήκους άλλα άπό διάφορες ουσίες. Εργαζόμαστε δπως παραπάνω και υπολογίζουμε τίς αντιστάσεις τῶν άγωγῶν τοῦ σιδήρου και τοῦ χαλκοῦ. Κατατίζουμε τόν πίνακα IV, παίρνοντας καί τήν προηγούμενη μέτρηση τῆς αντιστάσεως τῆς χρωμονικελίνης ϕ 0,5 mm.

Πίνακας IV

Μέτρηση	Ούσια άγωγού	Τάση	Ένταση	Αντίσταση	Μήκος και διατομή σταθερά
1	Χρωμονικελ.	1,5 V	0,28 A	5,35 Ω	
2	Σίδηρος	0,5 V	0,72 A	0,69 Ω	
3	Χαλκός	0,1 V	1, 2 A	0,08 Ω	

Βλέπουμε πώς ή αντίσταση τοῦ άγωγοῦ έξαρτᾶται άπό τήν ούσια του.

Στήν τελευταία φάση τοῦ πειράματος δέ διατηρήσαμε τήν τάση σταθερή. Δέν είναι άπαραίτητο νά διατηροῦμε τήν τάση σταθερή. Στά προηγούμενα τό κάναμε μόνο γιά λόγους οίκονομίας πράξεων. "Οταν δμως πρόκειται γιά τό σιδηρο και προπαντός τό χαλκό, πού ή είδική του αντίσταση έχει μικρή τιμή, γιά τάση 1,5 V θά είχαμε πολύ μεγάλες έντάσεις ρεύματος, μέ άποτέλεσμα νά διαπυρωθούν οι άγωγοί ή νά πάθει ζημιά τό άμπερόμετρο.

- ε) Προσδιορίζουμε άκοδη μιά φορά τήν αντίσταση τοῦ σύρματος τοῦ σιδήρου. Χρησιμοποιώντας τάση 1 V ή 1,5 V, παρατηροῦμε πώς τό σύρμα θερμαίνεται και ή τιμή πού βρήκαμε προηγούμενως, κι άκόμα μεγαλύτερη είναι γιά τήν τάση τῶν 1,5 V, πού δ άγωγός θερμαίνεται πιό πολύ.

• 'Απ' αὐτό βγαίνει τό συμπέρασμα πώς ή ἀντίσταση ἀγωγοῦ (εἰδική ἀντίσταση μιᾶς οὐσίας) μεταβάλλεται μὲν τῇ θερμοκρασίᾳ.

Τό φαινόμενο γίνεται αἰσθητό στό σίδηρο, γιατί ἔχει μεγάλη τιμή θερμικού συντελεστῆ ἀντιστάσεως. Υπάρχουν καὶ ἀγωγοί μὲν συντελεστή ἀρνητικό.

Συμπεράσματα

Τό πηλίκο τῆς τάσεως πού ἐφαρμόζεται στά ἄκρα ἐνός ἀγωγοῦ διά τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος πού τὸν διαρρέει εἶναι σταθερό καὶ

$$\text{λέγεται ἀντίσταση τοῦ ἀγωγοῦ, δηλαδὴ } R = \frac{V}{I} \quad \text{ἢ } I = \frac{V}{R} \quad (\text{νόμος τοῦ OHM}).$$

'Η ἀντίσταση ἐνός ἀγωγοῦ εἶναι ἀνάλογη τοῦ μήκους του, ἀντίστροφα ἀνάλογη τῆς διατομῆς του καὶ ἐξαρτᾶται ἀπό τό ὑλικό

$$\text{τοῦ ἀγωγοῦ, δηλαδὴ } R = \rho \cdot \frac{l}{\sigma}.$$

'Η εἰδική ἀντίσταση ἐνός ὑλικοῦ ἐξαρτᾶται ἀπό τή θερμοκρασία του.

ΠΕΙΡΑΜΑ 23ο

Πραγματοποίηση γέφυρας Wheatstone μέ χορδή καὶ μέτρηση μ' αὐτή τῆς ἀντιστάσεως. Αναγνώριση τυποποιημένης γέφυρας Wheatstone καὶ μέτρηση μ' αὐτή τῆς ἀντιστάσεως σύρματος σὲ

Ohm/m

*Απαραίτητα δργανα καὶ ύλικά

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Τέσσερις σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. Δυό πλακείδια ἀπό ἐβονίτη μέ τρεῖς ἀκροδέκτες καὶ σύνδεσμο.
6. "Ενας δρειχάκινος δακτύλιος.
7. Τρία πολλαπλά βύσματα.

8. Πέντε κροκόδειλοι. πρωτεύουσαν ή όχιτ τυπομορφώματα ήταν μηνιγγή έσοδος "πάσα".
9. Ένας κανόνας δριμυμημένος μήκους 1 m.
10. Ένα σύρμα χρωμονικελίνης ϕ 0,5 mm μήκους 1,10 m.
11. Σύρμα χρωμονικελίνη ϕ 0,2 mm μήκους 5 m.
12. Ένα πλακίδιο άποδο άμικντο.
13. Ένα γαλβανόμετρο μηδενός σέ πηγή 300 σπειρῶν.
14. Ένας διακόπτης άπλος μαχαιρωτός.
15. Ένα κουτί ξηρά στοιχεία πού νά έχει 3 στηλες τῶν 4,5 V.
16. Ένας ροοστάτης 19Ω, 5A.
17. Μιά άντισταση γνωστή (π.χ. 10Ω).
18. Μιά άντισταση άγνωστη γιά μέτρηση.
19. Τέσσερα καλώδια 1 m.
20. Τέσσερα καλώδια 0,30 m.
21. Δυό καλώδια 0,50 m.
22. Μιά τυποποιημένη γέφυρα Wheatstone.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Βιδώνουμε στίς δυό βάσεις τίς δυό ράβδους των 0,80 m. Βάζουμε σ' απόσταση 1 m τόν έναν άπο τόν άλλο τούς δρθοστάτες πού σχηματίσαμε και τούς συνδέουμε στό κάτω άκρο κοντά στή βάση τους μέ τούς δυό συνδέσμους και τή ράβδο τῶν 1,10 m.
- b) Προσαρμόζουμε στίς κατακόρυφες ράβδους περίπου στή μέση τά δυό πλακίδια τοῦ έβιοντή έτσι, πού οί άκροδέκτες τους νά στρέφονται πρός τό ξεψ μέρος τής διατάξεως, και βάζουμε στά κατάλληλα στηρίγματα τόν άριθμημένο κανόνα. Χαλαρώνουμε τόν ένα σύνδεσμο, πού συνδέει τήν δριζόντια ράβδο, και μετακινούμε τόν άντιστοιχο δρθοστάτη, γιά νά πετύχουμε οί άκροδέκτες τῶν δυό πλακίδιων νά είναι σέ απόσταση 1 m, και στερεώνουμε έπειτα τό σύνδεσμο. Υστερα συνδέουμε τούς δυό δρθοστάτες στό πάνω μέρος μέ τούς δυό άλλους συνδέσμους και τή δεύτερη ράβδο τῶν 1,10 m, έχοντας ομως άπο πρίν τοποθετήσει στή ράβδο τόν δρειχάλκινο δακτύλιο.
- γ) Τεντώνουμε άναμεσα στούς άκροδέκτες τῶν πλακίδιων τό σύρμα τής χρωμονικελίνης ϕ 0,5 mm.

Στερεώνουμε στή μέση τής δριζόντιας ράβδου τόν δρειχάλκινο δακτύλιο και δένουμε πάνω σ' αύτόν μέ νήμα τό ένα πολλαπλό βύσμα.


Πιάνουμε μέ δυό κροκόδειλους άπο τά άκρα της τήν γνωστή άντισταση τῶν 10 Ω και τή συνδέουμε, χρησιμοποιώντας δυό καλώδια τῶν 0,30 m, πρός τή μιά πλευρική ίνποδοχή τοῦ πολλαπλού βύσματος και τό ένα άκρο τοῦ σύρματος χρωμονικελίνης. Συνδέουμε μέ τόν ίδιο τρόπο τήν άγνωστη άντισταση πρός τήν άλλη πλευρική ίνποδοχή τοῦ βύσματος και τό άλλο άκρο τοῦ σύρματος χρωμονικελίνης.

Πραγματοποιήσαμε έτσι μιά γέφυρα Wheatstone μέ χορδή πλάστε κλεψτή Λ

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- ω) Στά ἄκρα τῆς γέφυρας πού ἔχουμε τοποθετήσει τά δυό πολλαπλά βύσματα συνδέουμε στή σειρά πηγή 4,5 V, ροοστάτη και διακόπτη. Μέ ένα καλώδιο τοῦ 1m συνδέουμε τόν ἔναν ἀκροδέκτη τοῦ γαλβανόμετρου μέ τήν κεντρική ὑποδοχή τοῦ πολλαπλοῦ βύσματος πού κρέμεται ἀπό τό δακτύλιο καί στόν ἄλλο

Eik. 188

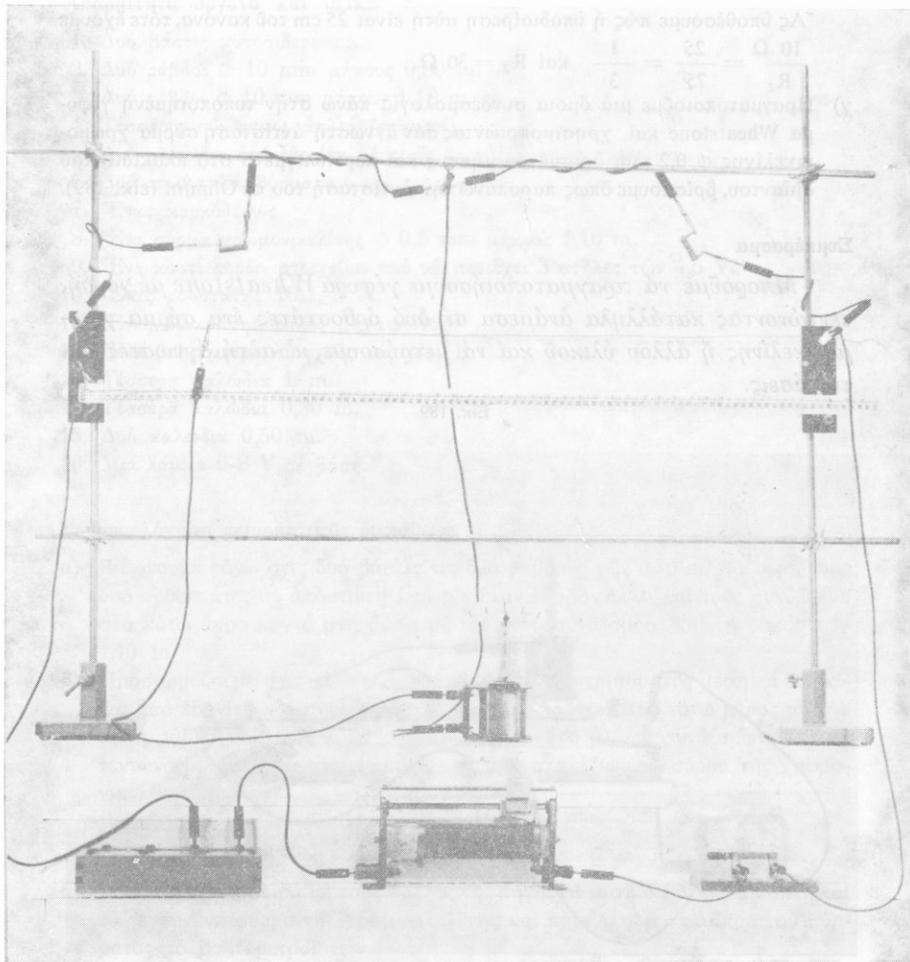

άκροδέκτη τοῦ δργάνου συνδέουμε τό ἔνα ἄκρο τοῦ ἄλλου καλώδιου τοῦ 1 m, πού ἔχει στὸ ἄλλο ἄκρο κροκόδειλο καὶ μποροῦμε ἔτσι νά μεταξινοῦμε αὐτὸ πάνω στή χορδή τῆς γέφυρας (τοῦ σύρματος ἀπό χρωμονικελίνη) σάν δρομέα.

- β) Κλείνουμε τό διακόπτη καὶ μετακινοῦμε τό δρομέα πάνω στή χορδή. Βρίσκουμε μιά θέση πού γι' αὐτή ἡ ἔνδειξη τοῦ γαλβανόμετρου γίνεται μηδέν (εἰκ.

$$188). \text{ Τότε εἶναι φανερό πώς ἔχουμε } \frac{R_1}{R_2} = \frac{l_1}{l_2}.$$


Ἄσ οποθέσουμε π'ός ἡ οποδιαίρεση αὐτή εἶναι 25 cm τοῦ κανόνα, τότε ἔχουμε $\frac{10 \Omega}{R_2} = \frac{25}{75} = \frac{1}{3}$ καὶ $R_2 = 30 \Omega$.

- γ) Πραγματοποιοῦμε μιά ομοια συνδεσμολογία πάνω στήν τυποποιημένη γέφυρα Wheatstone καὶ, χρησιμοποιώντας σάν ἀγνωστή ἀντίσταση σύρμα χρωμονικελίνης ϕ 0,2 mm ὁρισμένου μήκους καὶ περιτυλιγμένο στό πλακίδιο τοῦ ἀμίαντου, βρίσκουμε ὅπως παραπάνω τήν ἀντίστασή του σέ Ohm/m (εἰκ. 189).

Συμπέρασμα

Μποροῦμε νά πραγματοποιήσουμε γέφυρα Wheatstone μέ χορδή, τενιώνοντας κατάλληλα ἀνάμεσα σέ δυό δρθοστάτες ἔνα σόρμα χρωμονικελίνης ἢ ἄλλου ὑλικοῦ καὶ νά μετρήσουμε μ' αὐτή ἀγνωστες ἀντιστάσεις.

Εἰκ. 189

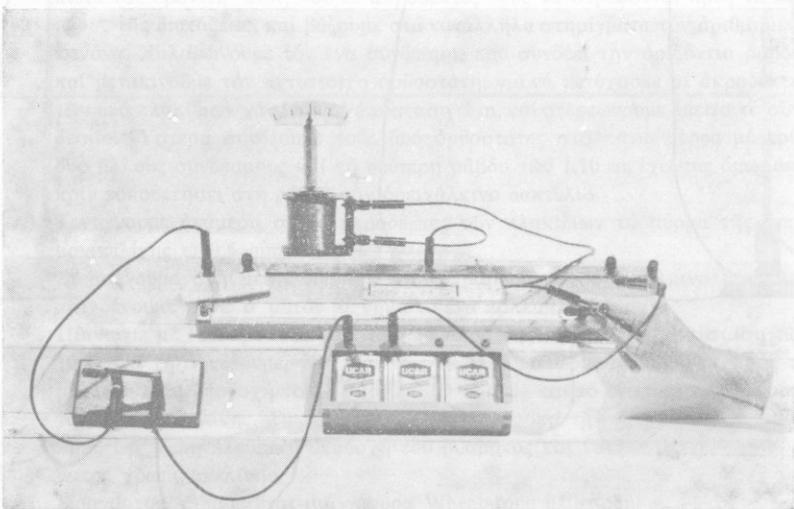

Πραγματοποίηση ποτενσιόμετρου καί διαπίστωση μ' αὐτό ὅτι μποροῦμε νά πάρουμε διάφορες τάσεις μικρότερες ἀπό μιά ὁρισμένη μεγαλύτερη τιμῆ.

Ποτενσιόμετρική σύνδεση τοῦ ροοστάτη

***Απαραίτητα ὅργανα καί ὄντικά**

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι φ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Τέσσερις σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. Δυό πλακίδια ἀπό ἐβονίτη μέ τρεῖς ἀκροδέκτες καί σύνδεσμο.
6. Δυό πολλαπλά βύσματα.
7. "Ἐνας κροκόδειλος.
8. "Ἐνα σύρμα χρωμονικελίνης φ 0,5 mm μήκους 1,10 m.
9. "Ἐνα κουτί ξηρῶν στοιχείων πού νά περιέχει 3 στῆλες τῶν 4,5 V.
10. "Ἐνας ροοστάτης 10Ω, 5 A.
11. "Ἐνας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
12. "Ἐνα βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως (D.C.).
13. Τέσσερα καλώδια 1 m.
14. Τέσσερα καλώδια 0,30 m.
15. Δυό καλώδια 0,50 m.
16. Μιά λάζαρτη 6-8 V σέ βάση.


Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Βιδώνουμε πάνω στίς δυό βάσεις τίς δυό ράβδους τῶν 0,80 m. Βάζουμε τούς δυό δρθοστάτες σέ ἀπόσταση 1 m τόν ἔναν ἀπό τόν ἄλλο καί τούς συνδέουμε στό κάτω ἄκρο κοντά στή βάση μέ τούς δυό συνδέσμους καί τή ράβδο τῶν 1,10 m.
- β) Προσαρμόζουμε στίς κατακόρυφες ράβδους καί περίπου στή μέση τά πλακίδια ἀπό ἐβονίτη καί συνδέουμε τούς δυό δρθοστάτες στό πάνω μέρος μέ τήν ἄλλη ράβδο τῶν 1,10 m μέ τή βοήθεια τῶν δυό ἄλλων συνδέσμων. Τελικά τεντώνουμε ἀνάμεσα στούς ἀκροδέκτες τῶν πλακίδων τό σύρμα τῆς χρωμονικελίνης.

Θετικός


***Εκτέλεση τοῦ πειράματος**

- α) Συνδέουμε στή σειρά μέ τούς πόλους τῆς πηγῆς σέ τάση 4,5 V τό διακόπτη καί τό τεντωμένο σύρμα τῆς χρωμονικελίνης καί παράλληλα στά ἄκρα τοῦ σύρματος τό βολτόμετρο.

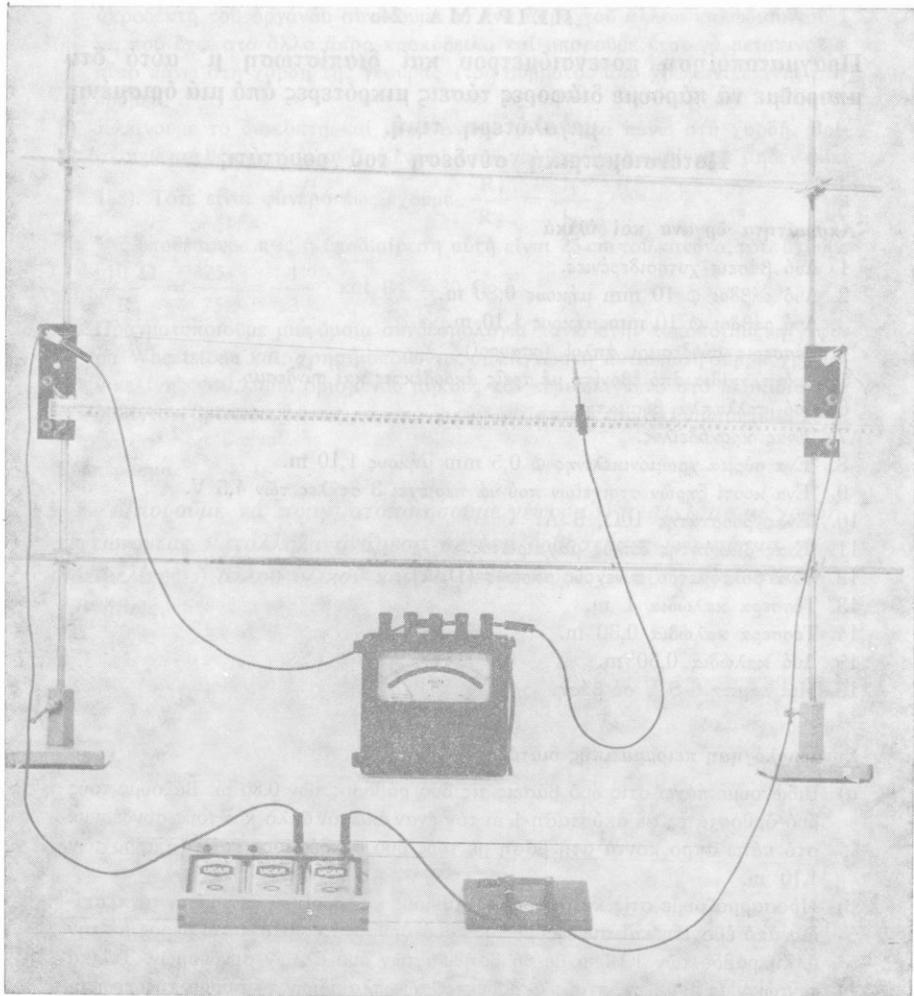

Εἰκ. 190

- β) Κλείνονται τα διακόπτη. Το βολτόμετρο δείχνει τήν τάση που υπάρχει άνάμεσα στά ίκρα του σύρματος, π.χ. 4 V.
- "Αποσυνδέονται τόν άκροδέκτη του καλώδιου άπό τό ένα ίκρα του σύρματος, βάζονται σ' αυτό τόν κροκόδειλο και συνδέονται μ' αυτό ένα σημείο πάνω

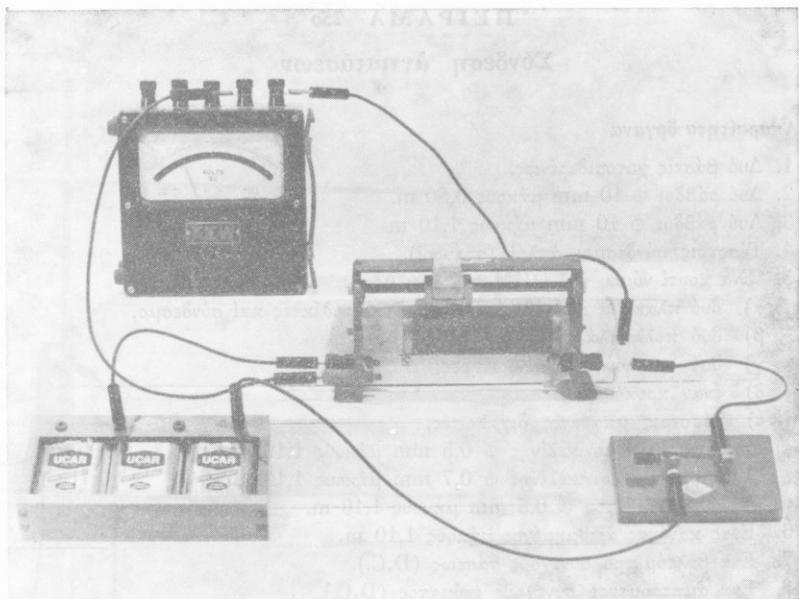

Εἰκ. 191

- στό σύρμα κοντά στό άκρο. Τό βολτόμετρο μᾶς δίνει πάλι τήν ίδια τάση. Μετακινούμε τόν κροκόδειλο σάν δρομέα πάνω στό σύρμα πρός τό άλλο άκρο (εἰκ. 190). Ή ενδειξη στό βολτόμετρο μικραίνει συνεχῶς ώς τό μηδέν.
- γ) Συνδέουμε μέ τούς πόλους τής πηγῆς στή σειρά τό διακόπτη και τό ροοστάτη, χρησιμοποιώντας τούς δυό μαύρους άκροδέκτες τούς ροοστάτη. Στή συνέχεια συνδέουμε τό βολτόμετρο παράλληλα μέ τούς δυό άκροδέκτες τούς ροοστάτη, μέ τή διαφορά πώς άπό τούς δυό άκροδέκτες πού βρίσκονται πρός τό ίδιο μέρος τούς ροοστάτη χρησιμοποιούμε τόν έλευθερο, πού είναι μέ κόκκινο χρῶμα και πού ένωνται μέ τή ράβδο πού έχει τό δρομέα (εἰκ. 191).
- Μετακινούμε τό δρομέα άπό τό ένα άκρο τούς ροοστάτη στό άλλο και παίρνουμε τάσεις άπό μιά δρισμένη μεγαλύτερη τιμή ώς τό μηδέν.

Συμπεράσματα

Μέ τό ποτενσιόμετρο μποροῦμε νά πάρουμε τάσεις άπό μιά μεγάλη τιμή ώς τό μηδέν.

Μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε τό ροοστάτη σάν ποτενσιόμετρο, ἀν τόν συνδέσουμε μέ τόν κατάλληλο τρόπο.


Σύνδεση άντιστάσεων

*Απαραίτητα δργανα

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι ϕ 10 mm μήκους 1,10 m.
4. Τέσσερις σύνδεσμοι άπλοι (σταυρού).
5. "Ένα κουτί νόμου του ΟΗΜ πού έχει μέσα:
 - α) δυό πλακίδια άπό έβονίτη μέ τρεις άκροδεκτες και σύνδεσμο,
 - β) δυό πολλαπλά βύσματα,
 - γ) δυό τριπλούς διακλαδωτήρες,
 - δ) έναν χροκόδειλο,
 - ε) τέσσερις μπανάνες διγχλωτές,
 - στ) σύρμα χρωμονικελίνης ϕ 0,5 mm μήκους 1,10 m,
 - ζ) σύρμα χρωμονικελίνης ϕ 0,7 mm μήκους 1,10 m και
 - η) σύρμα σιδήρου ϕ 0,5 mm μήκους 1,10 m.
6. "Ένας κανόνας άριθμημένος μήκους 1,10 m.
7. "Ένα βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως (D.C.).
8. "Ένα άμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.).
9. "Ένας ροοστάτης 10Ω , 5A.
10. "Ένας διακόπτης άπλος μαχαιρωτής.
11. Τέσσερα καλώδια μήκους 1 m.
12. Τέσσερα καλώδια μήκους 0,50 m.
13. Δυό καλώδια μήκους 0,30 m.
14. "Ένα κουτί ξηρῶν στοιχείων πού νά έχει 3 στήλες τῶν 4,5 V.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- α) Βιδώνουμε πάνω στίς δυό βάσεις τίς ράβδους τῶν 0,80 m, βάζουμε τούς δρθοστάτες σέ άπόσταση ένός περίπου μέτρου τόν έναν άπό τόν άλλο και τούς συνδέουμε στό κάτω μέρος κοντά στίς βάσεις μέ τή ράβδο τῶν 1,10 m μέ τή βοήθεια τῶν δυό συνδέσμων.
- β) Στηρίζουμε στίς κατακόρυφες ράβδους τῶν δρθοστατῶν περίπου στή μέση τά δυό πλακίδια του έβονίτη και τοποθετοῦμε στά κατάλληλα στηρίγματα πού έχουν τόν άριθμημένο κανόνα. Χαλαρώνουμε τόν ένα σύνδεσμο, πού συγκρατεῖ τήν δριζόντια ράβδο, μετακινοῦμε τόν άντιστοιχο δρθοστάτη και πετυχαίνουμε ή άπόσταση τῶν άκροδεκτῶν τῶν πλακίδων νά είναι δρισμένη π.χ. 1 m και ίστερα στερεώνουμε καλά τό σύνδεσμο. Συνδέουμε μετά τούς δυό δρθοστάτες στό πάνω μέρος μέ τή βοήθεια τῶν συνδέσμων μέ τήν άλλη ράβδο τῶν 1,10 m.

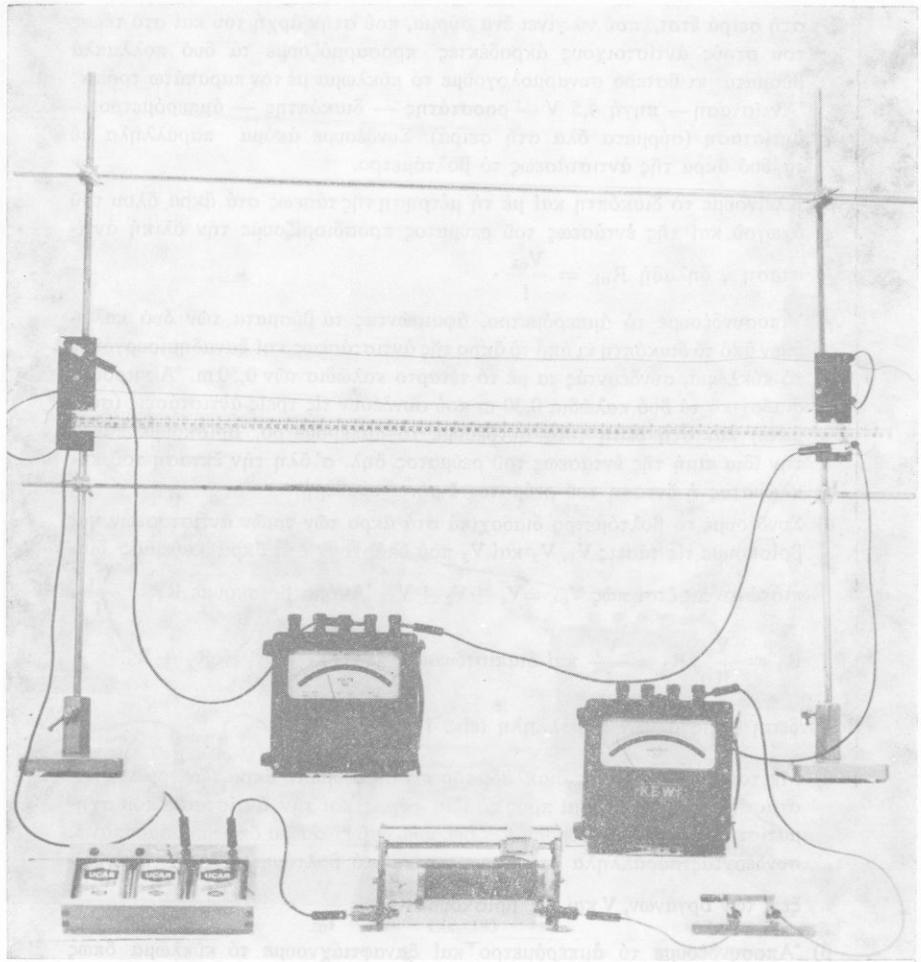

Eik. 192

γ) Ανάμεσα στον όρο πλακίδων τεντώνουμε τά σύρματα της χρωμού ονικελίνης φ 0,5 mm και φ 0,7 mm και τούς σιδήρου φ 0,5 mm. Τέλος ταχτίζουμε τα σύρματα σε απόσταση μεταξύ των σημείων που θα αποτελέσουν την ακροδέκτη των πλακίδων.

*Εκτέλεση του πειράματος

I Σύνδεση άντιστάσεων στή σειρά (εἰκ. 192).

a) Μέ τα δύο καλώδια των 0,30 m συνδέουμε τίς τρεῖς παραπάνω άντιστάσεις

στή σειρά ἔτσι, πού νά γίνει ἔνα σύρμα, πού στήν ἀρχή του καί στό τέλος του στούς ἀντίστοιχους ἀκροδέκτες προσαρμόζουμε τά δυό πολλαπλά βύσματα κι ὑστερα συναρμολογοῦμε τό κύκλωμα μέ τόν παρακάτω τρόπο : Ἀντίσταση — πηγή 4,5 V — ροοστάτης — διακόπτης — ἀμπερόμετρο — ἀντίσταση (σύρματα δῆλα στή σειρά). Συνδέουμε ἀκόμα παράλληλα μέ τά δυό ἄκρα τῆς ἀντιστάσεως τό βολτόμετρο.

- β) Κλείνουμε τό διακόπτη καί μέ τή μέτρηση τῆς τάσεως στά ἄκρα ὅλου τοῦ ἀγωγοῦ καί τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος προσδιορίζουμε τήν ὀλική ἀντίσταση, δηλαδή $R_{\text{ολ.}} = \frac{V_{\text{ολ.}}}{I}$.

γ) Ἀποσυνδέουμε τό ἀμπερόμετρο, ἀφαιρώντας τά βύσματα τῶν δυό καλώδιων ἀπό τό διακόπτη κι ἀπό τό ἄκρο τῆς ἀντιστάσεως καί ξαναδημιουργοῦμε τό κύκλωμα, συνδέοντάς τα μέ τό τέταρτο καλώδιο τῶν 0,50 m. Ἀφαιροῦμε διαδοχικά τά δυό καλώδια 0,30 m πού συνδέουν τίς τρεῖς ἀντιστάσεις (σύρματα) καί στή θέση τους συνδέουμε τό ἀμπερόμετρο. Βρίσκουμε πάντα τήν ἴδια τιμή τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος, δηλ. σ' ὅλη τήν ἔκταση τοῦ κυκλώματος ή ἔνταση τοῦ ρεύματος I μένει σταθερή.

- δ) Συνδέουμε τό βολτόμετρο διαδοχικά στά ἄκρα τῶν τριῶν τριῶν ἀντιστάσεων καί βρίσκουμε τίς τάσεις V_1 , V_2 καί V_3 πού ὑπάρχουν στά ἄκρα καθεμιᾶς: διαπιστώνοντας ἔτσι πώς $V_{\text{ολ.}} = V_1 + V_2 + V_3$. Ἀκόμα βρίσκουμε $R_{\text{ολ.}} = \frac{V_{\text{ολ.}}}{I}$,

$$R_2 = \frac{V_2}{I}, R_3 = \frac{V_3}{I} \text{ καί διαπιστώνομε πώς } R_{\text{ολ.}} = R_1 + R_2 + R_3.$$

II Σύνδεση ἀντιστάσεων παράλληλη (εἰκ. 193).


- α) Μέ τούς δυό τριπλούς διαικλαδωτήρες συνδέουμε τά ἄκρα τῶν τριῶν ἀντιστάσεων πού βρίσκονται πρός τό ἴδιο μέρος καί τήν ἀντίσταση πού σχηματίστηκε μ"αντόν τόν τρόπο $R_{\text{ολ.}}$ βάζουμε στό κύκλωμα δπως καί παραπάνω, συνδέοντας παράλληλα στά ἄκρα τῆς καί τό βολτόμετρο. Ἀπό τίς ἔνδειξεις τῶν δργάνων, V καί $I_{\text{ολ.}}$, βρίσκουμε $R_{\text{ολ.}} = \frac{V}{I_{\text{ολ.}}}$.

- β) Ἀποσυνδέουμε τό ἀμπερόμετρο καί ξαναφτιάχνουμε τό κύκλωμα δπως καί πιό πάνω.

Ἀποσυνδέουμε τό ἔνα σκέλος τοῦ τριπλοῦ βραχυκυκλωτήρα ἀπό τόν ἀκροδέκτη τοῦ πλακίδιου πού ἔχει τό σύρμα τοῦ σιδήρου καί τό ξανασυνδέουμε, βάζοντας στή σειρά καί τό ἀμπερόμετρο. Τό δργανο μᾶς δείχνει ἔνταση I_1 τοῦ ρεύματος πού διαρρέει τό σύρμα τοῦ σιδήρου (εἰκ. 194).

Μέ τόν ἴδιο τρόπο βρίσκονται τίς ἐντάσεις I_2 καί I_3 τῶν ρευμάτων πού διαρρέουν τά δυό δῆλα σύρματα.

Διαπιστώνομε δτι $I_{\text{ολ.}} = I_1 + I_2 + I_3$. Ἀπό τίς τιμές πού βρήκαμε I_1 , I_2 ,

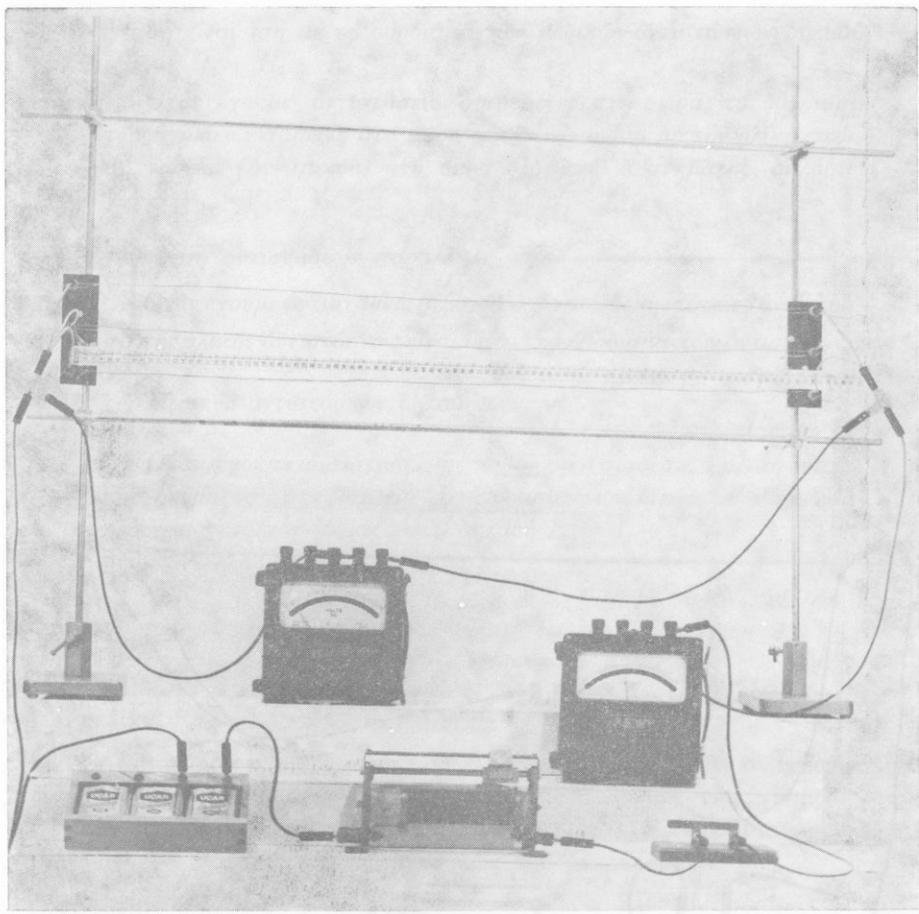

Εἰκ. 193


I_3 καὶ V βρίσκουμε $R_1 = \frac{V}{I_1}$, $R_2 = \frac{V}{I_2}$, $R_3 = \frac{V}{I_3}$ καὶ διαπιστώνου-

$$\text{με δτι } \frac{1}{R_{\text{ολ}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}.$$

Συμπεράσματα

I. Σύνδεση ἀντιστάσεων στή σειρά.

"Οταν ἔχουμε ἀντιστάσεις συνδεμένες στή σειρά, ἡ ὀλική ἀντί-

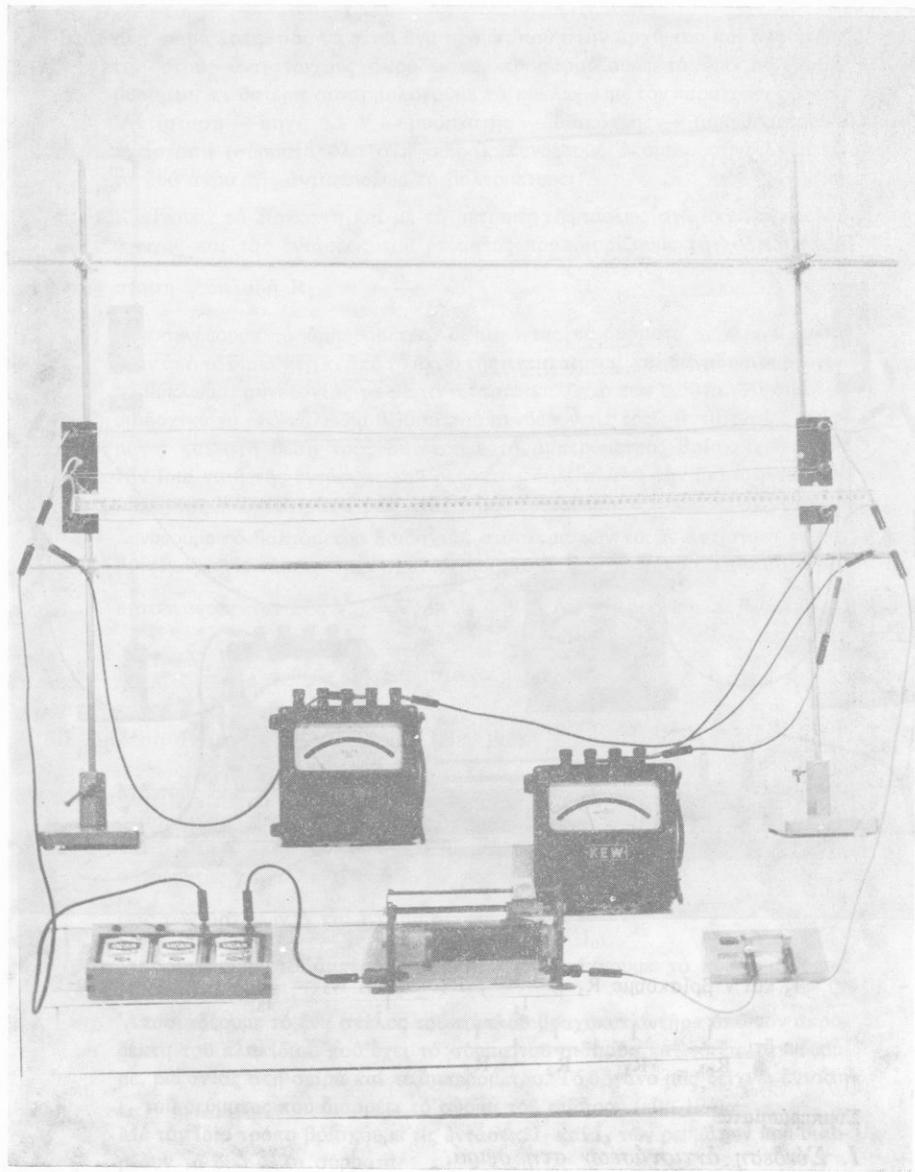

Εικ. 194

σταση είναι ίση μέ τό ἄθροισμα τῶν μερικῶν ἀντιστάσεων, δηλαδή $R_{o\lambda} = R_1 + R_2 + R_3$

"Οταν ἔχουμε ἀντιστάσεις συνδεμένες στή σειρά, τό ἄθροισμα τῶν πτώσεων τάσεως στά ἄκρα αὐτῶν είναι ίσο μέ τήν διλική πτώση τάσεως (δυναμικοῦ) στά ἄκρα ὅλου τοῦ συστήματος, δηλαδή $V_{o\lambda} = V_1 + V_2 + V_3$.

II. Σύνδεση ἀντιστάσεων παράλληλη.

"Οταν ἔχουμε ἀντιστάσεις μέ παράλληλη σύνδεση, τότε τό ἀντίστροφο τῆς διλικῆς ἀντιστάσεως είναι ίσο μέ τό ἄθροισμα τῶν ἀντιστρόφων τῶν μερικῶν ἀντιστάσεων, δηλαδή $\frac{1}{R_{o\lambda}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$.

"Οταν ἔχουμε ἀντιστάσεις μέ παράλληλη σύνδεση, ή διλική ἔνταση τοῦ ρεύματος είναι ίση μέ τό ἄθροισμα τῶν ἔντάσεων πού διαρρέουν τής μερικές ἀντιστάσεις, δηλαδή $I_{o\lambda} = I_1 + I_2 + I_3$.

Διαπίστωση τῆς πτώσεως τάσεως στά ἄκρα ἡλεκτρικῶν συσκευῶν.
α) Πτώση τάσεως, ὅταν αὐξάνεται ή ἀντίσταση τῆς γραμμῆς.
β) Πτώση τάσεως, ὅταν αὐξάνεται τό φορτίο τῆς ἐγκαταστάσεως
(αὐξηση τῆς ἔντάσεως τοῦ ρεύματος)

*Απαραίτητα δργανα και ύλικά

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Δυό ράβδοι $\phi 10$ mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό ράβδοι $\phi 10$ mm μήκους 1,10 m.
4. Τέσσερις σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. Δυό πλακίδια ἀπό ἑβονίτη μέ τρεῖς ἀκροδέκτες καί σύνδεσμο.
6. Δυό σύρματα χρωμονικελίνης $\phi 0,5$ mm μήκους 1,10 m.
7. "Ενα βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως (D.C.).
8. "Ενας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.


9. Μιά λάμπα 6-8 V σέ βάση.
10. "Ενα σύστημα άπό τέσσερις λάμπες 6-8 V σέ βάση.
11. Δυό κροκόδειλοι.
12. Τέσσερα καλώδια 1 m.
13. Τέσσερα καλώδια 0,30 m.
14. Δυό καλώδια 0,50 m.
15. "Ενα άμπερόμετρο συνεχούς ρεύματος (D.C.).
16. "Ενα κουτί ξηρῶν στοιχείων πού νά έχει 3 στήλες τῶν 4,5 V.
17. "Ενας συσσωρευτής 6 V.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Βιδώνουμε πάνω στίς δυό βάσεις τίς ράβδους τῶν 0,80 m, βάζουμε τούς δρθοστάτες σέ άπόσταση 1 m περίπου και τούς συνδέουμε στό κάτω μέρος κοντά στή βάση μέ τή ράβδο τῶν 1,10 m μέ τή βοήθεια τῶν δυό συνδέσμων.
- β) Προσαρμόζουμε στίς δυό κατακόρυφες ράβδους και στή μέση τους τά πλακίδια άπό έβονίτη και συνδέουμε τούς δυό δρθοστάτες και στό άνω μέρος μέ τούς άλλους δυό συνδέσμους και τή ράβδο τῶν 1,10 m. Τεντώνουμε ανάμεσα στούς άκροδέκτες τῶν πλακίδιων τά δυό σύρματα τῆς χρωμονικελίνης.


***Έκτέλεση τοῦ πειράματος**

- a) Συνδέουμε στή σειρά τό διακόπτη, τήν πηγή και τό άμπερόμετρο πρός τά δυό άκρα τῶν συρμάτων πού βρίσκονται πρός τό ίδιο μέρος. "Ετσι έχουμε μιά γραμμή μεταφορᾶς ήλεκτρικής ένέργειας πού είναι άνοιχτή στήν άκρη.
- β) Μέ τά δυό καλώδια τοῦ 1 m και τούς δυό κροκόδειλους συνδέουμε τή μιά λάμπα μέ τά δυό σύρματα τῆς γραμμῆς κοντά στήν άρχη τους. Ακόμα συνδέουμε παράλληλα στούς άκροδέκτες τῆς λάμπας τό βολτόμετρο. Κλείνουμε τό διακόπτη. "Η λάμπα φωτοβολεῖ, τό βολτόμετρο δείχνει τήν τάση στά άκρα της και τό άμπερόμετρο τήν ένταση τοῦ ρεύματος πού διαρρέει τό κύκλωμα. Μεταφέρουμε συνεχῶς τούς κροκόδειλους πρός τό άλλο άκρο τῆς γραμμῆς. "Η φωτοβολία τῆς λάμπας λιγοστεύει και τή ένδειξη τοῦ βολτόμετρου τό ίδιο έχουμε πτώση τάσεως στά άκρα της λάμπας. Παρατηροῦμε συγχρόνως ότι ή ένταση τοῦ ρεύματος μικραίνει (εἰκ. 195).
- γ) Στερεώνουμε τούς κροκόδειλους σέ δρισμένα σημεία και άντι γιά τή μιά λάμπα βάζουμε τό σύστημα τῶν τεσσάρων λαμπτῶν (εἰκ. 196). Άφαιροῦμε άπό τή βάση τίς τρεῖς άπό τίς τέσσερις λάμπες και κλείνουμε τό διακόπτη. Παρατηροῦμε τήν ίδια ένδειξη τοῦ βολτόμετρου και τοῦ άμπερόμετρου και τήν ίδια φωτοβολία τῆς λάμπας. Τοποθετοῦμε στίς λυχνιολαβές διαδοχικά και τίς τρεῖς υπόλοιπες λάμπες. Παρατηροῦμε πώς ή φωτοβολία στίς λάμπες συνεχῶς μικραίνει, τό ίδιο μικραίνει και ή ένδειξη στό βολτόμετρο και συγχρόνως ή

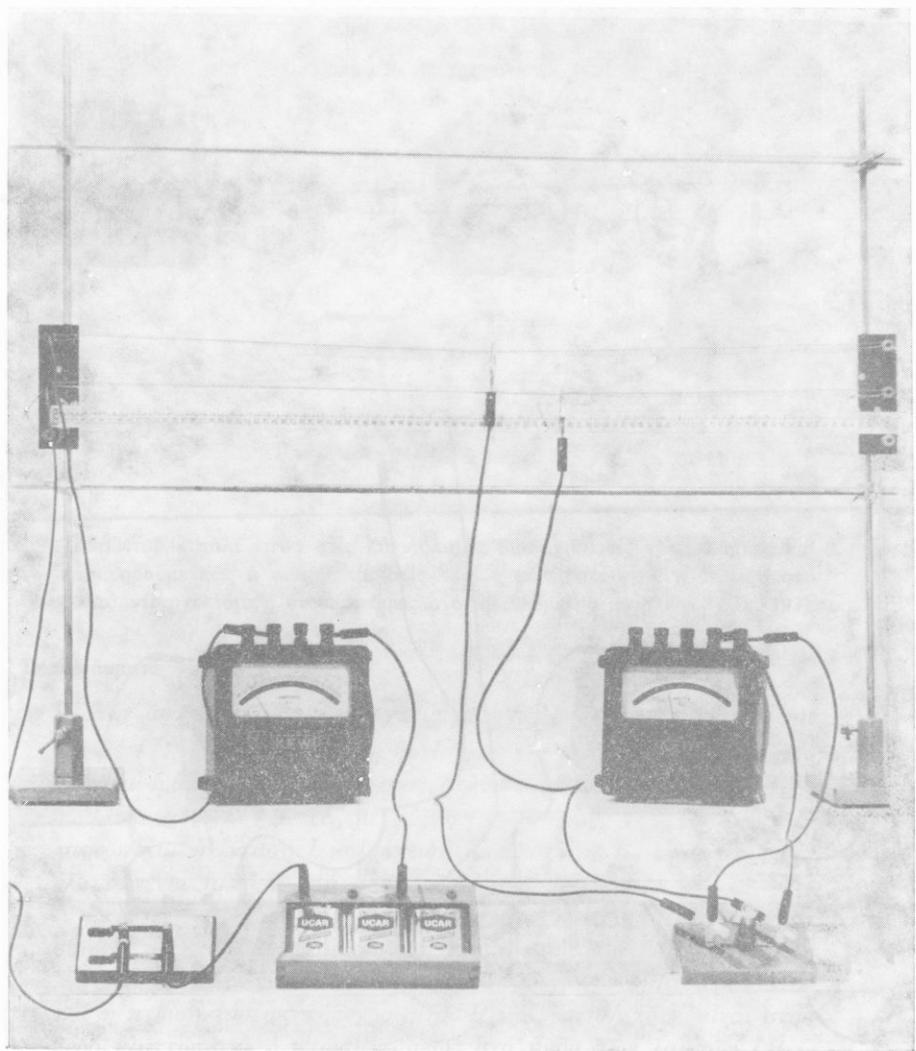


Εικ. 195

ξένδειξη στό άμπερόμετρο μεγαλώνει συνέχεια. Έχουμε πτώση τάσεως στά
άκρα τῶν λαμπτῶν, ή ξένταση δύμως τοῦ ρεύματος τῆς γραμμῆς συνέχεια μεγα-
λώνει.

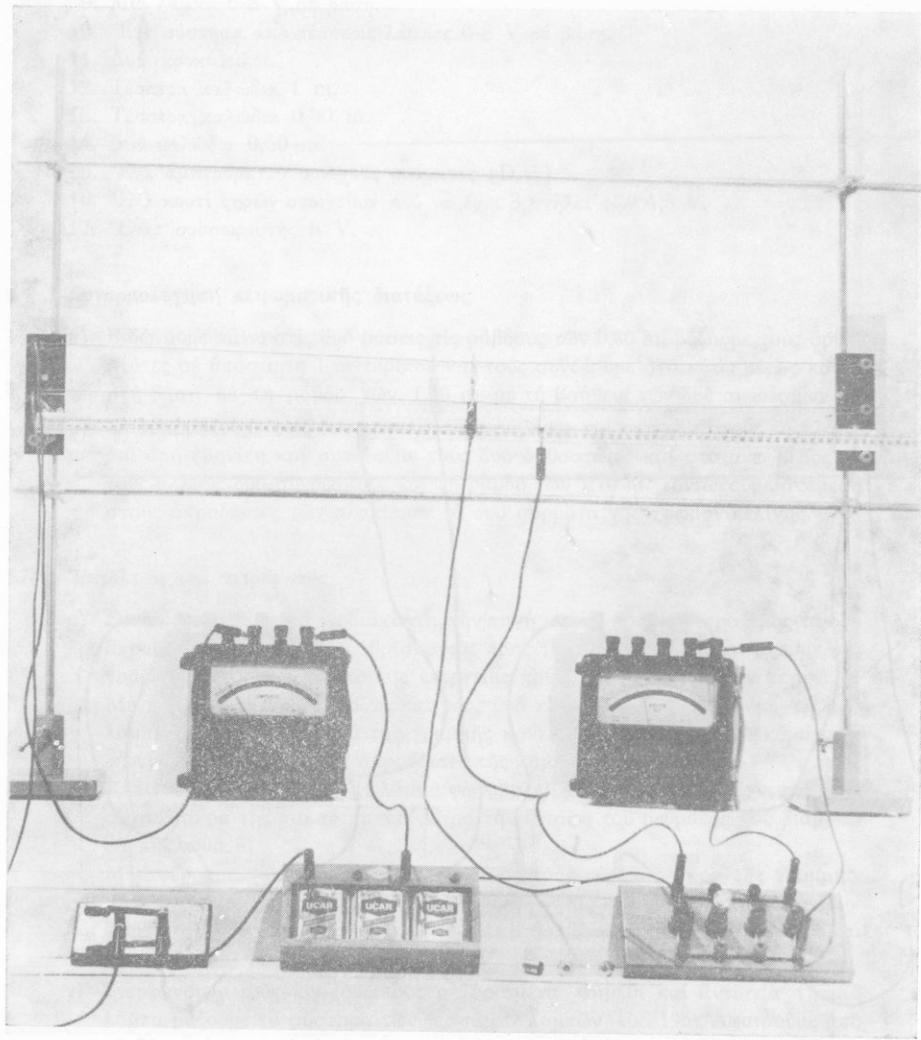

Εἰκ. 196

- δ) Συνδέουμε στή σειρά μέ τούς πόλους τού συσσωρευτή τό σύστημα μέ τίς τέσσερις λάμπες, τό άμπερόμετρο και τό διακόπτη. Συνδέουμε τό βολτόμετρο όπως και προηγούμενα και άφαιρώντας τίς τρεῖς λάμπες κλείνουμε τό διακόπτη.

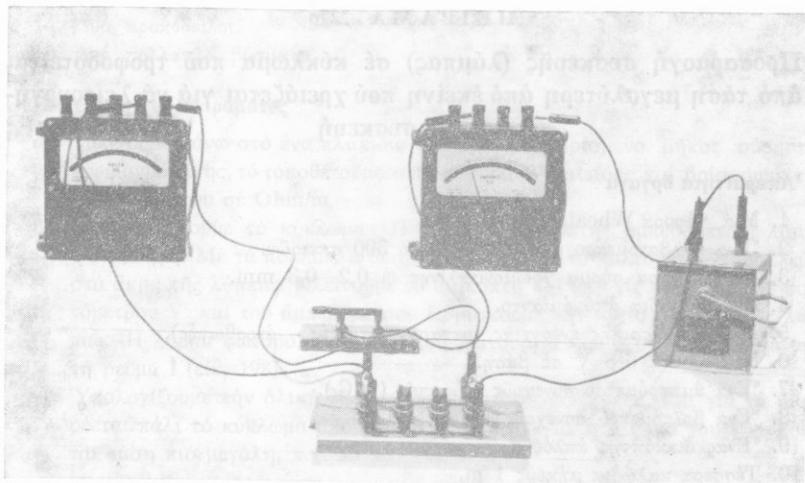

Εἰκ. 197

Τοποθετοῦμε πάλι πάνω στίς λυχνιολαβές διαδοχικά τίς τρεῖς λάμπες και παρατηροῦμε πώς ή φωτοβολία στίς λάμπες μένει σταθερή, ή ένδειξη στό βολτόμετρο τό ideo, ή ένδειξη όμως στό άμπερόμετρο μεγαλώνει (εἰκ. 197).

Συμπεράσματα

Στήν άρχη τῆς γραμμῆς ἔχουμε διαφορά δυναμικοῦ V πού εἶναι ΐση με IR_1 , ὅπον R_1 εἶναι ή ἀντίσταση τῆς γραμμῆς, καὶ IR_2 , ὅπον R_2 εἶναι ή ἀντίσταση τῆς λάμπας, δηλ. $V=IR_1+IR_2=I(R_1+R_2)$.

"Οταν αὖξηθεῖ τό R_1 , μέ αὔξηση τοῦ μήκους τῆς γραμμῆς, ἐλαττώνεται ή ἔνταση I καί, ἐπειδή ή ἀντίσταση R_2 εἶναι σταθερή, ἐλαττώνεται ή τάση στά ἄκρα τῆς λάμπας IR_2 .

"Οταν ή ἀντίσταση τῆς γραμμῆς εἶναι σταθερή R_1 , τότε μέ τήν προσθήκη στό κύκλωμα περισσότερον λαμπῶν σέ παράλληλη σύνδεση ἐλαττώνεται τό R_2 , μέ ἀποτέλεσμα νά αὔξηθει ή ἔνταση I τοῦ ζεύματος καί ή πτώση τάσεως τῆς γραμμῆς IR_1 καί, ἐπειδή τό V εἶναι σταθερό, ἐλαττώνεται ή πτώση τάσεως στά ἄκρα τῶν λαμπῶν IR_2 .


"Αν ή πηγή εἶναι συσσωρευτής, δέν ἔχει ἐσωτερική ἀντίσταση (ἀντίσταση γραμμῆς) καί R_1 καί τό ἀποτέλεσμα εἶναι ή τάση στά ἄκρα τῶν λαμπῶν νά εἶναι σταθερή καί ΐση μέ τήν τάση στούς πόλους τῆς πηγῆς.

Προσαρμογή συσκευής (λάμπας) σε κύκλωμα πού τροφοδοτεῖται από τάση μεγαλύτερη από έκεινη που χρειάζεται γιά νά λειτουργήσει ή συσκευή

*Απαραίτητα όργανα

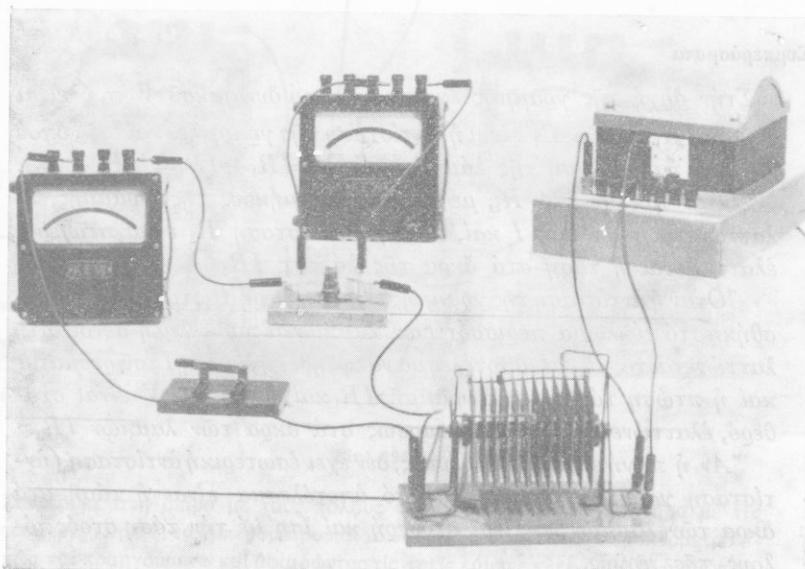1. Μία γέφυρα Wheatstone.
2. "Ένα γαλβανόμετρο μηδενός σέ περιόδο 300 σπειρῶν.
3. Πέντε μέτρα σύρμα χρωμονικελίνης $\phi\ 0,2-0,3\ mm$.
4. Δυό πλακίδια από άμιλαντο.
5. Πηγή ήλεκτρικής ένέργειας (μετασχηματιστής - άνορθωτής).
6. Μία λάμπα 6-8 V σέ βάση.
7. "Ένα άμπερόμετρο συνεχούς φεύγματος (D.C.).
8. "Ένα βολτόμετρό συνεχούς τάσεως (D.C.).
9. "Ένας διακόπτης απλός μαχαιρωτός.
10. Τέσσερα καλώδια μήκους 1 m.
11. Τέσσερα καλώδια μήκους 0,50 m.
12. Δυό καλώδια μήκους 0,30 m.
13. Τέσσερις μπανάνες διχαλωτές.

(Εικ. 198 πάνω) Εικ. 198 πάνω είναι διαγράμμιση



14. Δυό χρονόδειλοι. Όταν πατάμε την έναν από τις σειρές των μηχανών αυτής της σειράς.

15. Δυό πολλαπλά βύσματα. Όταν πατάμε την από τις δύο σειρές των μηχανών αυτής της σειράς.

Έκτελεση του πειράματος


- Τυλίγουμε πάνω στό ξενα πλακίδιο του άμιαντου όρισμένο μηκός σύρματος χρωμονικελίνης, τό τοποθετούμε στή γέφυρα Wheatstone και βρίσκουμε τήν άντιστασή του σέ Ohm/m.
- Συναρμολογούμε τό κύκλωμα: Πηγή 6 V, διακόπτης, άμπερόμετρο, λάμπα 6-8 V, πηγή. Μέ τά πολλαπλά βύσματα συνδέουμε τό βολτόμετρο παράλληλα στά άκρα της λάμπας. Κλείνουμε τό διακόπτη και άπό τις ένδειξεις του βολτόμετρου V και τού άμπερόμετρου I βρίσκουμε τήν άντισταση R_x της λάμπας. Ή λάμπα φωτοβολεί (ή συσκευή λειτουργεί καλά), δταν περνά άπ' αύτη ρεύμα I (εἰκ. 198).
- Υπολογίζουμε τήν ολική έξωτερική άντισταση πού χρειάζεται, γιά νά διαρρέεται πάλι τό κύκλωμα άπό ρεύμα μέ ένταση I, ἄν στά άκρα του έφαρμόζεται τάση πιό μεγάλη, π.χ. 30 V.

Από τή σχέση $V_2 = I R_{\text{ολ}}$ βρίσκουμε $R_{\text{ολ}} = \frac{U_2}{I}$, άλλα $R_{\text{ολ}} = R_x + R_z$, σπου

R_z είναι ή άντισταση πού πρέπει νά συνδέσουμε στή σειρά μέ τή λάμπα, γιά νά λειτουργεί στή νέα τάση. Έχουμε λοιπόν $R_z = R_{\text{ολ}} - R_x$.

- Από τήν άντισταση πού βρήκαμε στό σύρμα χρωμονικελίνης σέ Ohm/m βρίσκουμε πόσο μηκός άπό τό σύρμα αύτό χρειάζεται, γιά νά πραγματοποιήσουμε τήν άντισταση R_x . Κόβουμε ξενα κομμάτι άπό τό σύρμα στό μηκός

Εἰκ. 199

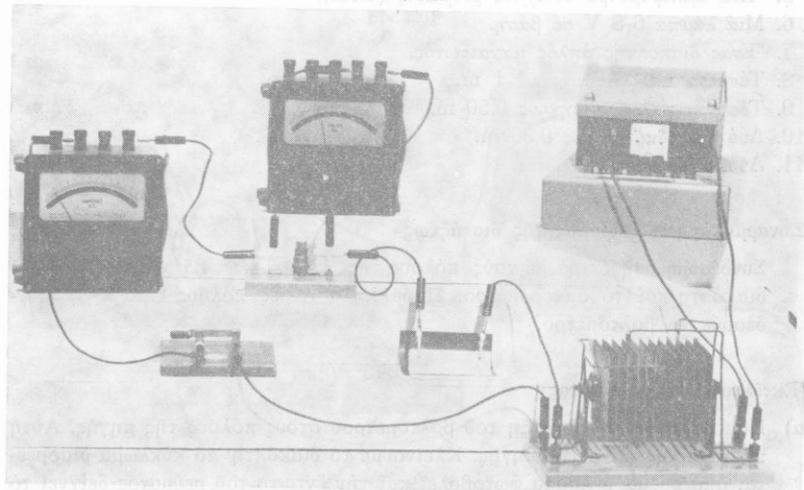

πού ύπολογίσαμε, τό τυλίγουμε σ' ένα πλακίδιο άπό άμιαντο, τό τοποθετούμε πάνω στό αλλο πλακίδιο, συνδέουμε μέ τή βοήθεια τῶν δύο κροκόδειλων στή σειρά μέ τή λάμπα (εἰκ. 199), ἐφαρμόζουμε στά ἄκρα τοῦ κυκλώματος τή μεγαλύτερή τάση V_2 καὶ κλείνουμε τό διακόπτη. Ἡ λάμπα φωτοβολεῖ καὶ τό άμπερόμετρο δείχνει πάλι ἔνταση I.

Συμπέρασμα

Μποροῦμε νά προσαρμόσουμε συσκευή σέ τάση μεγαλύτερη ἀπό ἑκείνη πού χρειάζεται γιά τή λειτουργία της, συνδέοντάς τη σέ σειρά μέ μιά ἀντίσταση κατάλληλα ύπολογισμένη.

ΠΕΙΡΑΜΑ 28ο

Διαπίστωση καὶ ύπολογισμός τῆς ἐσωτερικῆς ἀντιστάσεως τῆς πηγῆς. Υπολογισμός τῆς ΗΕΔ τῆς πηγῆς. Μέτρηση τῆς ΗΕΔ

*Απαραίτητα δργανα


1. "Ενα κουτί ξηρῶν στοιχείων πού νά έχει 3 στήλες τῶν 4,5 V.
2. "Ενας συσσωρευτής.
3. "Ενας ροοστάτης 10Ω, 5A.
4. "Ενα βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως (D.C.).
5. "Ενα άμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.).
6. Μιά λάμπα 6-8 V σέ βάση.
7. "Ενας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
8. Τέσσερα καλώδια μήκους 1 m.
9. Τέσσερα καλώδια μήκους 0,50 m.
10. Δυό καλώδια μήκους 0,30 m.
11. Δυό μπανάνες διγαλωτές.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Συνδέουμε στή σειρά μέ τόν πόλους τῆς πηγῆς τῶν 4,5 V τή λάμπα, τό διακόπτη καὶ τό άμπερόμετρο. Παράλληλα στούς πόλους τῆς πηγῆς συνδέουμε τό βολτόμετρο.

*Έκτέλεση τοῦ πειράματος


- a) Παρατηροῦμε τήν ἔνδειξη τοῦ βολτόμετρου στούς πόλους τῆς πηγῆς. Αὐτή παριστᾶ τήν ΗΕΔ τῆς πηγῆς. Κλείνουμε τό διακόπτη τό κύκλωμα διαρρέεται ἀπό ρεύμα, ή λάμπα φωτοβολεῖ καὶ τήν ἔνταση τοῦ ρεύματος δείχνει τό

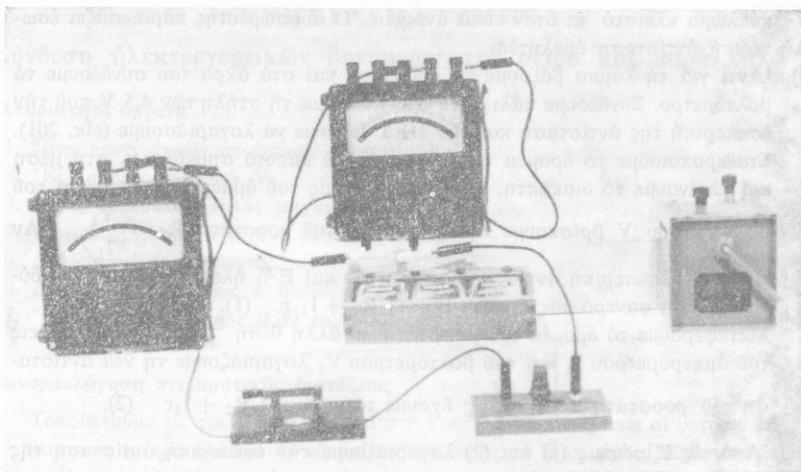

Εἰκ. 200

- άμπερόμετρο. Η ένδειξη του βολτόμετρου είναι τώρα πιο μικρή (εἰκ. 200). Η πτώση τάσεως στούς πόλους της πηγής, όταν διαρρέεται τό κύκλωμα από ηλεκτρικό ρεύμα, είναι άποτέλεσμα της έσωτερης άντιστάσεως της πηγής.
- β) Αντί γιά τήν πηγή (στήλη 4,5 V) βάζουμε τό συσσωρευτή 6 V και έργαζόμαστε μέ τόν ίδιο τρόπο. Η ένδειξη του βολτόμετρου είναι ή ίδια κι όταν είναι τό

Εἰκ. 201

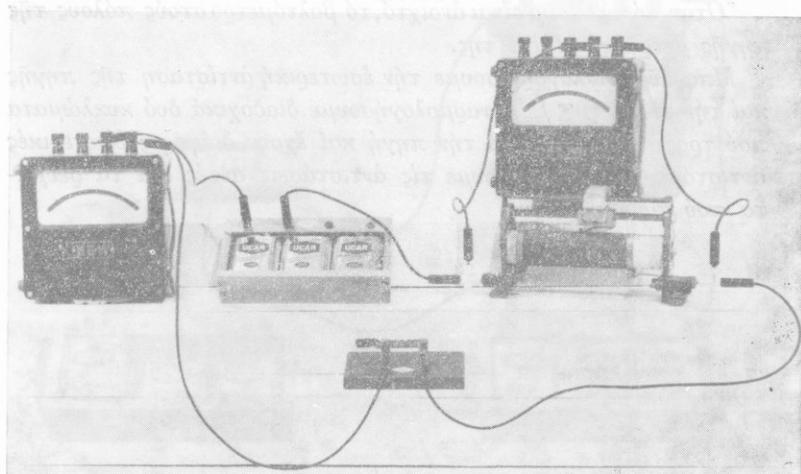

- κύκλωμα κλειστό κι δταν είναι άνοιχτό. "Ο συσσωρευτής παρουσιάζει έσω-
τερική άντισταση άμελητέα.
- γ) "Αντί γιά τή λάμπτα βάζουμε τό ροοστάτη και στά ακρα του συνδέουμε τό
βολτόμετρο. Συνδέουμε πάλι ξανά στό κύκλωμα τή στήλη τῶν 4,5 V πού τήν
έσωτερική της άντισταση και τήν ΗΕΔ θέλουμε νά λογαριάσουμε (είκ. 201). Σταθεροποιούμε τό δρομέα τού ροοστάτη σέ κάποιο σημείο π.χ. στή μέση
και κλείνουμε τό διακόπτη. "Από τίς ένδείξεις τού άμπερόμετρου I και τού
βολτόμετρου V βρίσκουμε τήν άντισταση τού ροοστάτη $R_1 = \frac{V_1}{I_1}$. "Αν
είναι γ ή έσωτερική άντισταση τής πηγῆς και E ή ήλεκτρεγερτική τής δύ-
ναμη, είναι φανερό πώς έχουμε $E = I_1 R_1 + I_1 r$ (1).
- Μεταφέρουμε τό δρομέα τού ροοστάτη σ' αλλη θέση κι από τίς ένδείξεις
τού άμπερόμετρου I_2 και τού βολτόμετρου V_2 λογαριάζουμε τή νέα άντιστα-
ση τού ροοστάτη $R_2 = \frac{V_2}{I_2} \cdot$ έχουμε τώρα $E = I_2 R_2 + I_2 r$ (2).
- "Από τίς έξισώσεις (1) και (2) λογαριάζουμε τήν έσωτερική άντισταση τής
πηγῆς και τήν ΗΕΔ τής.
- Συμπεράσματα**
- "Η ήλεκτρική πηγή παρουσιάζει έσωτερική άντισταση πού έχει
ως άποτέλεσμα νά δημιουργεῖ πτώση τάσεως στούς πόλους τής,
δταν τό κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα.
- "Υπάρχον ήλεκτρικές πηγές μέ άμελητέα έσωτερική άντισταση.
- "Όταν τό κύκλωμα είναι άνοιχτό, τό βολτόμετρο στούς πόλους τής
πηγῆς μετρᾶ τήν ΗΕΔ τής.
- Μποροῦμε νά λογαριάσουμε τήν έσωτερική άντισταση τής πηγῆς
και τήν ΗΕΔ τής, ἀν συναρμολογήσουμε διαδοχικά δύο κύκλωματα
πού τροφοδοτούνται από τήν πηγή και έχουν διάφορες έξωτερικές
άντιστάσεις και μετρήσουμε τίς άντιστάσεις αυτές και τά ρεύμα-
τα πού τίς διαρρέονται.

Σύνδεση ήλεκτρεγερτικῶν δυνάμεων στή σειρά καὶ παράλληλα

Απαραίτητα δργανα

1. "Ενα κουτί ξηρῶν στοιχείων.
2. "Εξι στήλες τῶν 4,5 V.
3. "Ενας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
4. "Ενα βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως (D.C.).
5. Δυό μπανάνες διχαλωτές.
6. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
7. "Ενα καλώδιο μήκους 0,30 m.


Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Τοποθετοῦμε τίς τρεῖς στήλες μέσα στό κουτί καὶ προσέχουμε οἱ θετικοί πόλοι τους (μικρά ἐλάσματα) νά βρίσκονται πρός τό ίδιο μέρος. "Έχουμε έτσι συνδέσει τρεῖς ήλεκτρικές γεννήτριες τῆς ίδιας ΗΕΔ στή σειρά.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Συνδέουμε τούς δυό πρώτους διαδοχικούς ἀκροδέκτες τοῦ κουτιοῦ (τούς δυό πόλοις τῆς μιᾶς στήλης) μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ βολτόμετρου, βάζοντας

Eik. 202

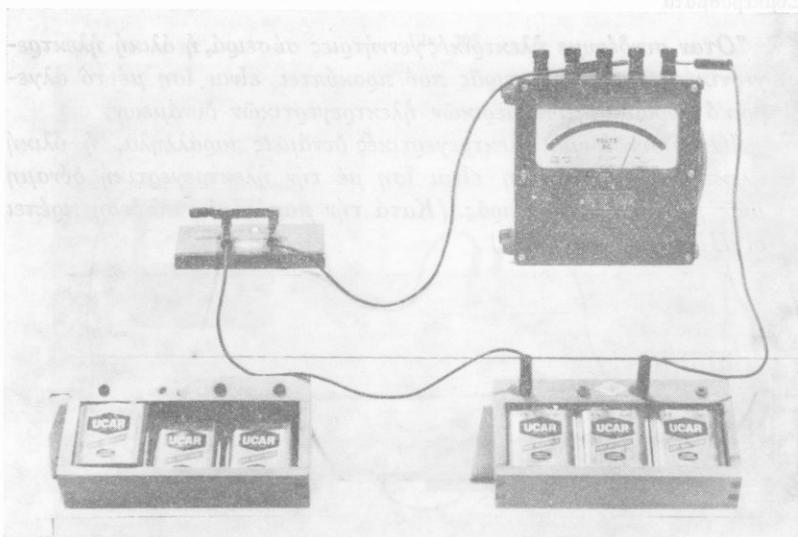

στό κύκλωμα καί τό διακόπτη. Κλείνουμε τό διακόπτη· τό βολτόμετρο δείχνει τήν ΗΕΔ τῆς μιᾶς στήλης E_1 . Μεταφέρουμε τό βύσμα τοῦ καλώδιου ἀπό τό δεύτερο ἀκροδέκτη τοῦ κουτιοῦ στόν τρίτο κι ὑστερά στόν τέταρτο. Συνδέουμε ἔτσι στή σειρά τίς δυό στήλες (εἰκ. 202) κι ὑστερά τίς τρεῖς. Τό βολτόμετρο μιᾶς δείχνει 2Ε καί 3Ε ἀντίστοιχα.

Αὐτό γίνεται ἂν οἱ στήλες ἦταν ἀχρησιμοποίητες, ἀλλοιδὲ πρέπει νά μετρήσουμε τήν ΗΕΔ κάθε στήλης καί τότε θά βρίσκουμε τό ἄθροιμα τῶν ΗΕΔ τῶν δυό ἢ τῶν τριῶν στηλῶν.

- β) Πάνω ἀπό τίς τρεῖς στήλες στό κουτί τοποθετοῦμε καί τίς ἄλλες τρεῖς κατά τόν ἴδιο τρόπο. "Ετσι ἔχουμε δυό σειρές ἀπό τρεῖς στήλες συνδεμένες παράλληλα. Συνδέουμε μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ βολτόμετρο τούς ἀκριανούς ἀκροδέκτες τοῦ κουτιοῦ (τούς πόλους τῶν σειρῶν τῶν τριῶν στηλῶν). Παρατηροῦμε πώς ἡ ἐνδείξη τοῦ ὁργάνου εἶναι ἡ ἴδια ὅπως ἦταν καί στή μιά σειρά.
- γ) Βγάζουμε τήν ἐπάνω σειρά τῶν στηλῶν, ἀφαιροῦμε τή μιά ἀκριανή στήλη τῆς πρώτης σειρᾶς, ἀναστρέφουμε τούς πόλους καί τήν ξανατοποθετοῦμε στή θέση τῆς. "Αν μετρήσουμε τήν ΗΕΔ στά ἄκρα τῆς σειρᾶς τῶν τριῶν στηλῶν, τή βρίσκουμε ἵση μέ E_1 , δηλαδή $E_1 = 2E_1 - E_1$. "Η ΗΕΔ τῆς τελευταίας στήλης ἀφαιρεῖται ἀπό τό ἄθροισμα τῶν ΗΕΔ τῶν δυό ἄλλων στηλῶν. "Ανάλογο φαινόμενο ἔχουμε στή λήψη διαφόρων τάσεων στό μετασχηματιστή. "Έχουμε στήν πραγματικότητα πρόσθετη ΗΕΔ ἀπό ἐπαγωγή.

Συμπεράσματα

"Οταν συνδέονμε ἡλεκτρικές γεννήτριες σέ σειρά, ἡ ὀλική ἡλεκτρογερτική δύναμη τῆς σειρᾶς πού προκύπτει εἶναι ἵση μέ τό ἀλγεβρικό ἀθροισμα τῶν μερικῶν ἡλεκτρογερτικῶν δυνάμεων.

"Οταν συνδέονμε ἡλεκτρογερτικές δυνάμεις παράλληλα, ἡ ὀλική ἡλεκτρογερτική δύναμη εἶναι ἵση μέ τήν ἡλεκτρογερτική δύναμη μιᾶς μόνο πηγῆς ἢ σειρᾶς. (Κατά τήν παράλληλη σύνδεση πρέπει οἱ ΗΕΔ νά εἶναι ἵσες.)

Έπαλήθευση τοῦ νόμου τοῦ Joule


*Απαραίτητα δργανα καί ύλικα

1. Πηγή ηλεκτρικού ρεύματος (μετασχηματιστής - άνορθωτής).
2. "Ενας ροιστάτης 10Ω , 5A.
3. "Ενας διακόπτης άπλός μαχαιρωτός.
4. "Ενα ποτήρι 100 ml.
5. "Ενα σύρμα χρωμονικελίνης $\phi 0,2\text{-}0,3$ mm μήκους 0,60 m περίπου.
6. "Ενα θερμόμετρο $0\text{-}50^{\circ}\text{C}$.
7. "Ενα άμπερόμετρο συνεχούς ρεύματος (D.C.).
8. Δυό κρυστάλλιοι.
9. Δυό μπανάνες διχαλωτές.
10. Τέσσερα καλώδια μήκους 1 m.
11. Τέσσερα καλώδια μήκους 0,50m.
12. Δυό καλώδια μήκους 0,30 m.
13. "Ενα μπουκάλι μέ άποσταγμένο νερό.
14. "Ενας ζυγός.
15. "Ενα κουτί μέ σταθμά.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

a) Κόδουμε άπό τό σύρμα τῆς χρωμονικελίνης ἕνα κομμάτι 15 cm κι ἕνα ἄλλο

Εἰκ. 203

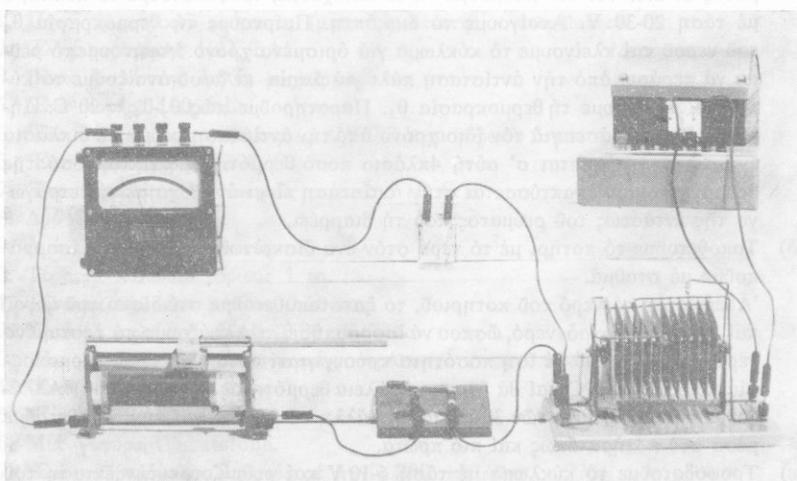

- 30 cm καί τά τυλίγουμε σέ λεπτή ράβδο ξεσι, πού νά πάρουν τό σχήμα έλατηριου.
- β) Συνδέουμε σέ σειρά μέ τούς πόλους της πηγής (άνορθωτη) τό διακόπτη, τό ροοστάτη, τό άμπερόμετρο καί τό σύρμα χρωμονικελίνης 30 cm (άντίσταση) μέ τή βοήθεια τῶν δυό κροκόδειλων.
Τοποθετοῦμε τήν άντίσταση μέσα στό ποτήρι καί χύνουμε μέσα σ' αὐτό περίπου 100 cm³ άποσταγμένο νερό. Προσέχουμε οί σπείρες τοῦ έλατηριου νά μήν άγγίζουν ή μιά στήν άλλη.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Κλείνουμε τό διακόπτη, άφοῦ τροφοδοτήσουμε τό κύκλωμα πρῶτα μέ τάση 12-14 V, καί μέ τό ροοστάτη ρυθμίζουμε τήν ένταση τοῦ ρεύματος σέ 1 A (εἰκ. 203). Ανοίγουμε τό διακόπτη.
- β) Παίρνουμε τή θερμοκρασία τοῦ νεροῦ π.χ. θ_1 καί κλείνουμε τό διακόπτη, σημειώνοντας ταυτόχρονα τό χρόνο πού κλείσαμε τό κύκλωμα. Μετά άπο 5 min άκριβδης σημειώνουμε τήν άνύψωση τῆς θερμοκρασίας $\theta_2-\theta_1$, διόπου θ_2 είναι ή ένδειξη τοῦ θερμόμετρου στό τέλος τῶν 5 min, π.χ. $\theta_2-\theta_1 = 5^{\circ}\text{C}$. Αφήνουμε τό κύκλωμα κλειστό 5 min άκομα καί άνοιγοντας τό διακόπτη σημειώνουμε τή θερμοκρασία θ_3 . Παρατηροῦμε πώς $\theta_3-\theta_1 = 10^{\circ}\text{C}$. Δηλαδή σέ διπλάσιο χρόνο έχουμε διπλάσια άνύψωση τῆς θερμοκρασίας.
Τό ποσό τῆς θερμότητας πού άναπτυχθήκε στήν άντίσταση είναι άνάλογο πρός τό χρόνο πού διαρρέοταν άπο ήλεκτρικό ρεύμα.
- γ) Κλείνουμε τό διακόπτη καί μέ τό ροοστάτη ρυθμίζουμε τήν ένταση τοῦ ρεύματος σέ 2A. Άν δέν μποροῦμε νά τό πετύχουμε, τροφοδοτοῦμε τό κύκλωμα μέ τάση 20-30 V. Ανοίγουμε τό διακόπτη. Παίρνουμε τή θερμοκρασία θ_4 τοῦ νεροῦ καί κλείνουμε τό κύκλωμα γιά δρισμένο χρόνο. Αφήνουμε τό ρεύμα νά περάσει άπο τήν άντίσταση πάλι γιά 5 min κι άφοῦ άνοιξουμε τό κύκλωμα, παίρνουμε τή θερμοκρασία θ_5 . Παρατηροῦμε πώς $\theta_5-\theta_4 = 20^{\circ}\text{C}$. Δηλαδή, δταν περάσει γιά τόν ίδιο χρόνο άπο τήν άντίσταση ρεύμα μέ διπλάσια ένταση, άναπτυσσεται σ' αὐτή 4πλάσιο ποσό θερμότητας. Ή τό ποσό τῆς θερμότητας πού άναπτυσσεται στήν άντίσταση είναι άνάλογο μέ τό τετράγωνο τῆς έντάσεως τοῦ ρεύματος πού τή διαρρέει.
- δ) Τοποθετοῦμε τό ποτήρι μέ τό νερό στόν ένα δίσκο τοῦ ζυγοῦ καί τό ίσορροπούμε μέ σταθμά.
Άδειάζουμε τό νερό τοῦ ποτηριοῦ, τό ξανατοποθετοῦμε στό δίσκο τοῦ ζυγοῦ καί χύνουμε ψυχρό νερό, δσπου νά ίσορροπήσει. (Άλλάζουμε τό ζεσταμένο νερό τοῦ ποτηριοῦ μέ ίση ποσότητα κρόνου, γιατί αὐτό είχε τώρα θερμοκρασία πάνω άπο 40°C καί θά έχουμε άπωλεια θερμότητας άπο έξατμιση.) Άλλάζουμε τήν άντίσταση τῶν 30 cm μέ τήν άλλη τῶν 15 cm καί τήν τοποθετοῦμε μέσα στό ποτήρι, δπως καί πιό πρῶτα.
- ε) Τροφοδοτοῦμε τό κύκλωμα μέ τάση 6-10 V καί ρυθμίζουμε τήν ένταση τοῦ

ρεύματος σέ 1 A, άφήνουμε νά περάσει τό ρεύμα άπό την άντισταση πάλι γιά 5 min. Παρατηροῦμε πώς ή άνυψωση της θερμοκρασίας είναι τώρα τό μισό της πρώτης, δηλ. 2,5°C. Δηλαδή τό ποσό της θερμότητας πού άναπτνσσεται στην άντισταση είναι άναλογο μέ την τιμή της άντιστασεως.

Συμπέρασμα

Τό ποσό της θερμότητας πού άναπτνσσεται σέ μιά άντισταση πού διαρρέεται άπό έλεκτρικό ρεύμα είναι άναλογο μέ τό χρόνο πού περνᾶ τό ρεύμα, άναλογο μέ τό τετράγωνο της έντασεως τού ρεύματος και άναλογο μέ την άντισταση, δηλαδή

$$Q = R I^2 t \text{ Joule.}$$

Σημείωση


Τό πείραμα μπορεῖ νά γίνει και μέ έναλλασσόμενο ρεύμα, χρησιμοποιούμε δμως συνεχές, γιατί, δταν άναπτνσσούμε τό νόμο του Joule, δέν ξέρουμε (ύποτιθεται) άκομα τό έναλλασσόμενο ρεύμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 31ο

Προσδιορισμός τού έλεκτρικού ίσοδύναμου της θερμότητας

Απαραίτητα δργανα και δλικά

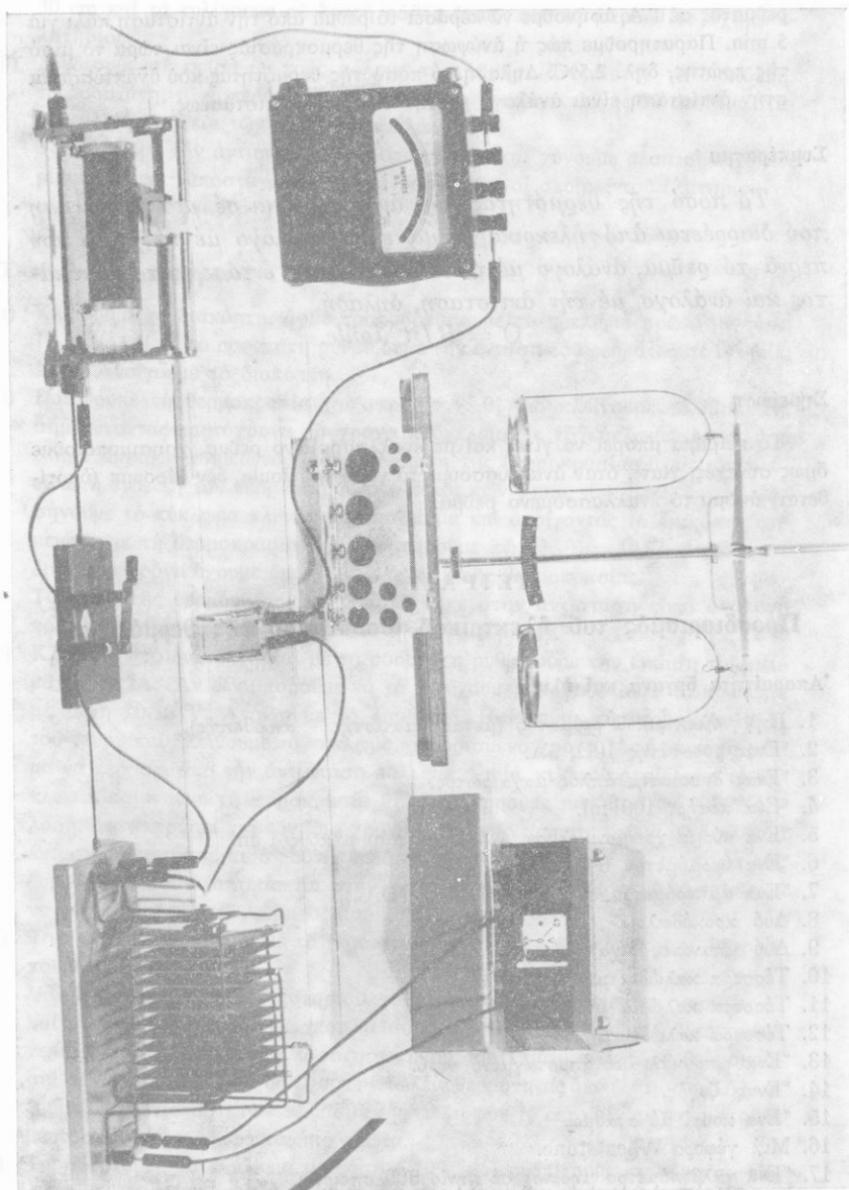1. Πηγή έλεκτρικού ρεύματος (μετασχηματιστής - άνορθωτής).
2. "Ενας ροοστάτης 10Ω, 5A.
3. "Ενας διακόπτης άπλος μαχαιρωτός.
4. "Ενα ποτήρι 100 ml.
5. "Ενα σύρμα χρωμονικελίνης φ 0,2-0,3 mm μήκους 1 m.
6. "Ενα θερμόμετρο 0-50° C.
7. "Ενα άμπερόμετρο συνεχούς ρεύματος (D.C.).
8. Δυό κροκόδειλοι.
9. Δυό μπανάνες διχαλωτές.
10. Τέσσερα καλώδια μήκους 1 m.
11. Τέσσερα καλώδια μήκους 0,50 m.
12. Τέσσερα καλώδια μήκους 0,30 m.
13. "Ενα μπουκάλι μέ άποσταγμένο νερό.
14. "Ενας ζυγός.
15. "Ενα κουτί μέ σταθμά.
16. Μιά γέφυρα Wheatstone.
17. "Ενα γαλβανόμετρο μηδενός σέ πηγίο 300 σπειρῶν.



Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Ζυγίζουμε τό ποτήρι και βρίσκουμε τή μάζα του $m = 40 \text{ gr}$. Από τούς πίνακες βρίσκουμε τήν ειδική θερμότητα τοῦ γυαλιοῦ $C = 0,19 \frac{\text{cal}}{\text{gr. grad}}$ και λογαριάζουμε τό ίσοδύναμο σέ νερό τοῦ ποτηριοῦ $K = m \cdot c = 7,6 \frac{\text{cal}}{\text{grad}}$.
- b) Στό δίσκο τῶν σταθμῶν προσθέτουμε σταθμά $92,4 \text{ gr}$ και χύνουμε μέσα στό ποτήρι ἀποσταγμένο νερό, ώσπου νά ίσορροπήσει. Ετσι έχουμε ἀπό ἀποψη θερμοχωρητικότητας 100 gr νερό λογαριάζοντας και τό ίσοδύναμο σέ νερό τοῦ ποτηριοῦ.
- γ) Μέ τή γέφυρα τοῦ Wheatstone μετράμε τήν ἀντίσταση τοῦ σύρματος που τό έχουμε φτιάξει σάν εἰλικτήριο τυλίγοντάς το σέ λεπτή ράβδο, π.χ. $R = 8,18 \Omega$.
- δ) Συνδέουμε σέ σειρά μέ τούς πόλους τῆς πηγῆς (ἀνορθωτή) τό διακόπτη, τό ροοστάτη, τό ἀμπερόμετρο και τήν ἀντίσταση μέ τή βοήθεια και τῶν δύο κροκόδειλων. Βάζουμε τήν ἀντίσταση μέσα στό νερό τοῦ ποτηριοῦ και προσέχουμε οἱ σπείρες νά μήν ἀγγίζουν ή μιά στήν αλλη.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Τροφοδοτοῦμε τό κύκλωμα μέ τάση $10-14 \text{ V}$ κι ἀφοῦ κλείσουμε τό διακόπτη ρυθμίζουμε μέ τό ροοστάτη τήν ἔνταση τοῦ ρεύματος σέ 1 A (εἰκ. 204). Ανοίγουμε τό διακόπτη.
- β) Παίρνουμε τή θερμοκρασία τοῦ νεροῦ και κλείνουμε πάλι τό διακόπτη, σημειώνοντας συγχρόνως τό χρόνο που ἀρχίζει νά περνᾷ τό ρεῦμα. Αφήνουμε νά περάσει στό κύκλωμα ρεῦμα ἀκριβῶς 5 min και τό διακόπτουμε. Βγάζουμε τήν ἀντίσταση ἀπό τό ποτήρι κι ἀνακατεύοντας καλά τό νερό μέ τό θερμόμετρο παίρνουμε τή θερμοκρασία. Διαπιστώνουμε πώς ή θερμοκρασία τοῦ νεροῦ αὐξήθηκε κατά $\Delta\theta = 5,8^\circ \text{ C}$.
- γ) Κάνουμε τούς παρακάτω υπολογισμούς: $Q = m \cdot c_v \cdot \Delta\theta = 100 \text{ gr. } 1 \frac{\text{cal}}{\text{gr. grad.}} \cdot 5,8 \text{ grad} = 580 \text{ cal}$.

Στήν ἀντίσταση καταναλώθηκε ἐνέργεια $W = I^2 R t \text{ ή } W = 2454 \text{ Joule}$ ($I = 1 \text{ A}$, $R = 8,18 \Omega$, $t = 300 \text{ sec}$). Έχουμε $Q = aW$ και $a = \frac{Q}{W} = \frac{580 \text{ cal}}{2454 \text{ Joule}} = 0,235 \frac{\text{cal}}{\text{Joule}}$.

Η τιμή που βρήκαμε πλησιάζει πολύ τήν πραγματική, ην ότι αποτελείται από την επιτομή της πραγματικής της τιμής.

Μποροῦμε νά προσδιορίσουμε τό ήλεκτρικό ίσοδύναμο τῆς θερμότητας, ἀν περάσουμε ρεῦμα δρισμένης ἐντάσεως γιά δρισμένο χρόνο ἀπό γνωστή ἀντίσταση βυθισμένη μέσα σέ δρισμένη μάζα νεροῦ καὶ προσδιορίσουμε τήν ανξηση τῆς θερμοκρασίας. Από τό πείραμα βρήκαμε $a = 0,235 \frac{\text{cal}}{\text{Joule}}$.

ΠΕΙΡΑΜΑ 32ο

Πραγματοποίηση βραχυκυκλώματος καὶ ἐπίδειξη τῆς χρησιμότητας τῶν ἀσφαλειῶν

Απαραίτητα ὅργανα καὶ ὑλικά


1. Πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 6-8 V (μετασχηματιστής - ἀνορθωτής).
2. "Ἐνας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
3. "Ἐνα ἀμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.).
4. Δυο μονωτικοὶ στύλοι σέ βάσεις.
5. Δυο κροκόδειλοι.
6. Τέσσερα καλώδια 0,50 m.
7. Δυο καλώδια 0,30 m.
8. Λίγο ἀτσαλόμαλλο (πολύ λεπτό).
9. Μιά λάμπα 6-8 V σέ βάση.
10. Δυο πολλαπλά βύσματα.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Συνδέουμε σέ σειρά μέ τούς πόλους τῆς πηγῆς τό διακόπτη, τή λάμπα, τόν ἔνα μονωτικό στύλο, τό δεύτερο μονωτικό στύλο καὶ τό ἀμπερόμετρο στήν κλίμακα 0-3A. Οι δύο μονωτικοὶ στύλοι συνδέονται ὁ ἔνας μέ τόν ἄλλο μέ μιά πολύ λεπτή τούφα ἀπό ἀτσαλόμαλλο.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Κλείνονται τό διακόπτη. Ἡ λάμπα φωτοβολεῖ καὶ τό ἀμπερόμετρο δείχνει τήν ἐνταση τοῦ ρεύματος (κλίμακα 0 — 3A).
- β) Μ' ἔνα καλώδιο 0,30 m καὶ χρησιμοποιώντας τά πολλαπλά βύσματα βραχυκλώνουμε τούς ἀκροδέκτες τῆς λάμπας (εἰκ. 205). Ἡ λάμπα πανει νά φωτο-

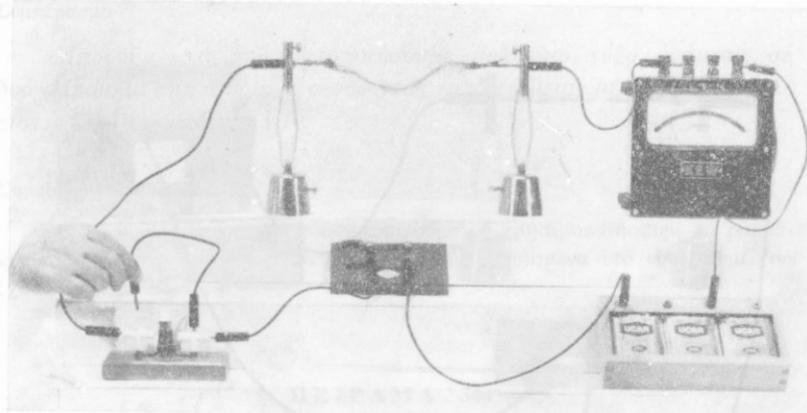

Εἰκ. 205

βολεῖ, ή ἔνδειξη τοῦ ἀμπερόμετρου μεγαλώνει ἀπότομα, ή τούφα τοῦ ἀτσαλόμαλου ἐρυθροπυρώνεται καὶ καίγεται, ἐνεργώντας σάν ἀσφάλεια καὶ τὸ ρεῦμα διακόπτεται.


Συμπέρασμα

"Οταν σ' ἔνα κύκλωμα οἱ ἀγωγοί ἐνωθοῦν μέ τέτοιο τρόπῳ, πού νά μένει ἔξω ἀπό τό κύκλωμα μιά ἀντίσταση ή ἄλλη κατανάλωση (ἀποδέκτης), λέμε ὅτι ἔχει φραγμούκλωμα καὶ ή ἔνταση τοῦ φεύγαντος μεγαλώνει πάρα πολύ. Γιά νά ἀποφύγουμε τίς ζημιές, βάζονμε στό κύκλωμα λεπτούς ἀγωγούς πού νά λειώσουν εύκολα καὶ πού μόδις αὐξηθεῖ η ἔνταση τοῦ φεύγαντος λειώσουν καὶ διακόπτουν τό φεῦγμα (ἐσφάλειες)."

ΠΕΙΡΑΜΑ 33ο

Πραγματοποίηση βολταϊκοῦ τόξου
Υδραγόντας τοῦ φεύγαντος φορτίου τοῦ βολταϊκοῦ τόξου
*Απαραίτητα δργανα και διλικά

1. Πηγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος (μετασχηματιστής).
2. "Ἐνας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
3. Δυό μονωτικοί στύλοι σέ βάσεις.

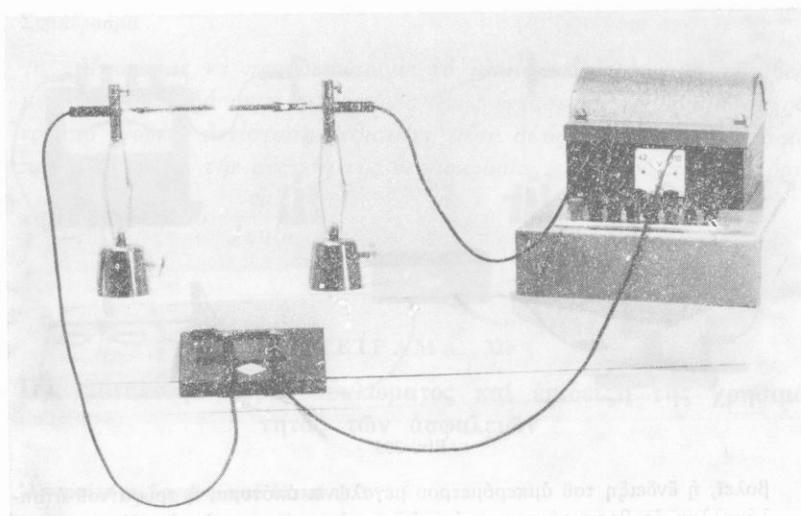

Εἰκ. 206

4. Δυό κρανόδειλοι.
5. Δυό κάρβουνα βολταϊκοῦ τέξου.
6. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
7. "Ενα καλώδιο μήκους 0,50 m. ισχούμε ή ταναλόκων με τὸ ποτῶ"

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Συνδέουμε μὲ τούς πόλους τῆς πηγῆς τοὺς δυό μονωτικούς στύλους κι ἀνάμεσα στήν πηγή καὶ στόν ἔναν ἀπ' αὐτοὺς τό διακόπτη. Στά ἄκρα τῶν ἀκροδεκτῶν τῶν καλώδιων πού ἔξέχουν λίγο κατά τή σύνδεσή τους μέ τούς μονωτικούς στύλους ἐφαρμόζουμε τούς δυό κροκόδειλους καὶ μ' αὐτούς συγκρατοῦμε δριζόντια καὶ στό ἴδιο ύψος τά δυό κάρβουνα τοῦ βολταϊκοῦ τέξου.

***Εκτέλεση τοῦ πειράματος**

Πλησιάζουμε τούς μονωτικούς στύλους ἔτσι, πού τά δυό κάρβουνα νά ἀγγίζουν ἐλαφρά στήν ἄκρη τους. Τροφοδοτοῦμε τό κύκλωμα μέ τάση 14-16 V ἀπό τό μετασχηματιστή, κλείνουμε τό διακόπτη κι ἀμέσως ἀπομακρύνουμε τά κάρβουνα 1-2 mm. Παρατηροῦμε πώς σχηματίζεται ἔντονα ἑνα φωτεινό τόξο (εἰκ. 206).

Χρησιμοποιοῦμε ἐναλλασσόμενο ρεῦμα, γιατί στό κύκλωμα περνᾶ ρεῦμα σέ μεγάλη ἔνταση 30-40 A καὶ δέν ἔχουμε τά μέσα νά πάρουμε ρεῦμα συνεχές τέτοιας ἐντάσεως.

Συμπέρασμα

Μποροῦμε νά πραγματοποιήσουμε βολταϊκό τόξο όντας σέ δύν ραβδάκια άπό άνθρακα, συνδέοντάς τα κατευθείαν μέ τό μετασχηματιστή σέ τάση 14-16 V.

Σημείωση

Σάν κάρβουνα βολταϊκού τόξου μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε τά ραβδάκια του άνθρακα άπό ηλεκτρικές στηλες καλά καθαρισμένα άπό τήν πίσσα πού έχουν έπάνω τους.

ΠΕΙΡΑΜΑ 34ο

Μαγνητικό πεδίο γύρω άπό ρευματοφόρο άγωγό. Πείραμα τοῦ Oersted

*Απαραίτητα όργανα


1. Ένα κουτί ξηρῶν στουχείων πού νά έχει 3 στήλες τῶν 4,5 V.
2. Μιά μαγνητική βελόνα σέ κατακόρυφο ξέσονα.
3. Δυό μονωτικοί στύλοι σέ βάσεις.
4. Δυό καλώδια 0,30 m.
5. Τρία καλώδια 1 m.
6. Ένας διακόπτης άναστροφέας.
7. Μιά λάμπτα 6-8 V σέ βάση.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Συνδέονται τούς δύο πόλονς τῆς πηγῆς μέ τά καλώδια τῶν 0,30 π μέ τούς δύο μεσαίους άκροδέκτες τοῦ διακόπτη σέ τάση 4,5 V. Συνδέονται άκόμα τά άκρα τοῦ ένος καλώδιου τοῦ 1 π μέ τούς δύο μονωτικούς στύλους και τούς βάζονται σέ τέτοια άπόσταση, πού τό καλώδιο νά είναι τεντωμένο. Τελικά συνδέονται τούς δύο μονωτικούς στύλους μέ τούς άκροδέκτες τοῦ διακόπτη πού βρίσκονται πρός τήν ίδια μεριά, βάζοντας και τή λάμπτα στό κύκλωμα στή σειρά.

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Βάζονται τή μαγνητική βελόνα κάτω άπό τό τεντωμένο καλώδιο κι άλλάζουν με τή θέση στούς μονωτικούς στύλους έτσι, πού τό καλώδιο νά πάρει τή διεύθυνση τοῦ ξέσονα τῆς βελόνας. Κλείνονται τό διακόπτη και παρατηροῦμε πώς

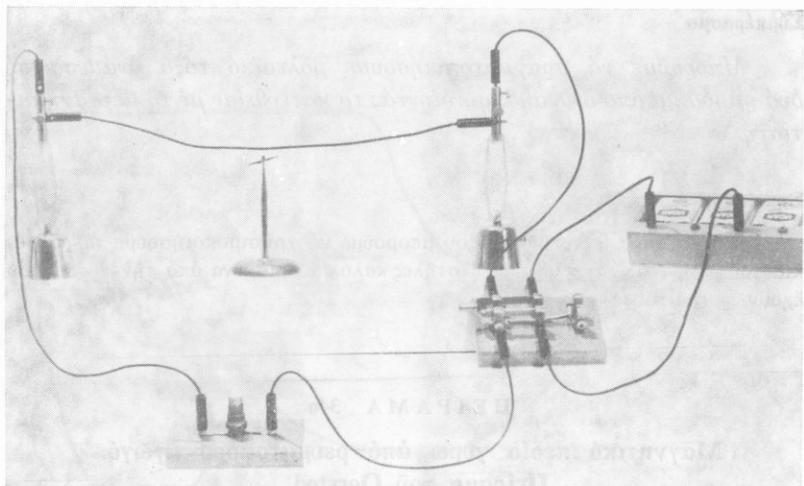

Εικ. 207

ή βελόνα στρέφεται καί τείνει νά γίνει κάθετη στή διεύθυνση τοῦ ρεύματος (εικ. 207). Παρατηρούμε τούς πόλους τῆς πηγῆς καί δρίζουμε τή φορά τοῦ ρεύματος. Τοποθετούμε τήν παλάμη τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ κατά τέτοιο τρόπο, πού ή ἐσωτερική τῆς ἐπιφάνεια νά στρέφεται στή μεριά τοῦ ἀγωγοῦ πού εἶναι πάνω ἀπό τή μαγνητική βελόνα καί τό ρεῦμα νά μπαίνει ἀπό τόν καρπό καί νά βγαίνει ἀπό τά δάκτυλα· τότε μέ τήν παρατήρηση τῆς φορᾶς πού ἐκτρέπεται ο βόρειος πόλος τῆς μαγνητικῆς βελόνας πρός τή διεύθυνση τοῦ ἀντίχειρα βγάζουμε τό γνωστό κανόνα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ.

- β) Ἀναστρέφουμε τή φορά τοῦ ρεύματος καί βλέπουμε πώς ἀναστρέφεται καί ή φορά τῆς ἐκτροπῆς τοῦ βόρειου πόλου τῆς βελόνας, πράγμα πού φανερώνει πώς ἔχει ἀναστραφεῖ καί ή φορά τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου πού δημιουργεῖται γύρω ἀπό τόν ἀγωγό.
- γ) Τροφοδοτούμε τό κύκλωμα μέ πιό μεγάλη τάση 9 V· ή ἐκτροπή τῆς βελόνας εἶναι μεγαλύτερη. Τό μαγνητικό πεδίο γίνεται πιό ισχυρό.

Συμπέρασμα

Γύρω ἀπό ρευματοφόρο ἀγωγό δημιουργεῖται μαγνητικό πεδίο, πού ή ἔνταση καί ή φορά του ἐξαρτῶνται ἀπό τήν ἔνταση καί τή φορά τοῦ ρεύματος.


Μελέτη τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου εὐθύγραμμου ρεύματος καὶ κυκλικοῦ ρεύματος. Μαγνητικό πεδίο στό ἐσωτερικό σωληνοειδοῦς

Ἄπαραίτητα ὅργανα καὶ ύλικά


1. "Ἐνας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. "Ἐνας ἀνορθωτής σεληνίου 55 V, 10 A.
3. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
4. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,80 m.
5. Δυό σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
6. Μιά ράβδος ἀπό ἑβονίτη μέδιον μονωτικούς ἀκροδέκτες.
7. Μιά συσκευή γιά τὴν μελέτη τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου εὐθύγραμμου ρεύματος μέδιον μάλιστα φ 2 mm μήκους 50 cm.
8. "Ἐνας κροκόδειλος.
9. Μιά συσκευή γιά τὴν μελέτη μαγνητικοῦ πεδίου κυκλικοῦ ρεύματος.
10. Μιά μαγνητική βελόνα μικρή.
11. Λίγες καρφίτσες.
12. Μικρά πώματα ἀπό φελλό.
13. Μιά ξυριστική λεπίδα.
14. "Ἐνα κουτί μέδιον μίνισματα σιδήρου (σκόνη).
15. "Ἐνα σωληνοειδές ἐπάνω σέ πλαστική πλάκα μέδιον στέλεχος γιά στήριξη σέ δρομοστάτη.
16. "Ἐνας διακόπτης μπουτόν.
17. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
18. Δυό καλώδια μήκους 50 cm.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Βιδώνουμε στή βάση τῇ ράβδῳ τῶν 0,80 m καὶ πάνω σ' αὐτή συνδέουμε μέδιον τοὺς συνδέσμους, κοντά στό πάνω ἄκρο, τῇ ράβδῳ τοῦ ἑβονίτη καὶ στό μέσο μέδιον τό στέλεχός της τὴν συσκευή τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου εὐθύγραμμου ρεύματος (μιά πλάκα ἀπό πλαστική ψλή πού ἔχει στό κέντρο μιά τρύπα καὶ στέλεχος γιά τὴν στήριξη στόν δρομοστάτη). Περνάμε μέσα ἀπό τὴν τρύπα τῆς συσκευῆς τὸ χάλκινο σύρμα καὶ τό στερεώνουμε μέδιον τό πάνω ἄκρο στόν ἀκροδέκτη τῆς ράβδου ἀπό ἑβονίτη.
- b) Συνδέουμε τά ἄκρα τοῦ σύρματος μέδιον τά καλώδια στοὺς ἀκροδέκτες τοῦ μετασχηματιστῆς σέ τάση 2-4 V, συνδέοντας στό κύκλωμα καὶ τό διακόπτη.
- γ) Μέδιον τὴν ξυριστική λεπίδα κόβουμε ἀπό τό πάνω μέρος ἀπό ἔνα μικρό πῦρμα φελλοῦ ἔνα κομμάτι ψήφους 1-1,5 cm καὶ καρφώνουμε στό κέντρο του μιά καρφίτσα κατασκευάζοντας ἔτσι μιά χαμηλή βάση γιά στήριξη μαγνητικῆς βελόνας.

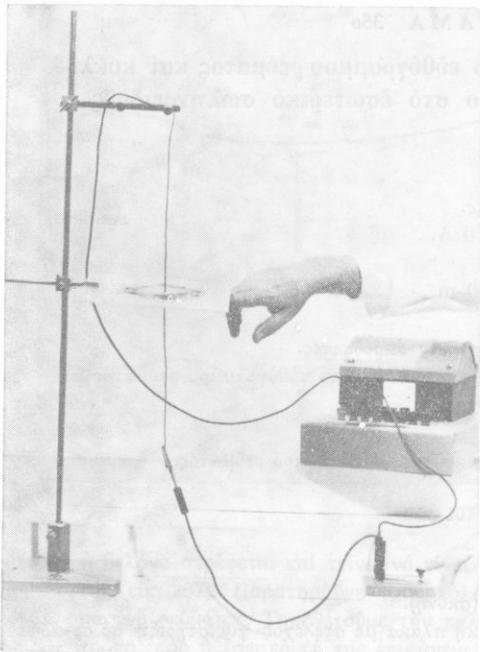


Eik. 208
Eik. 209

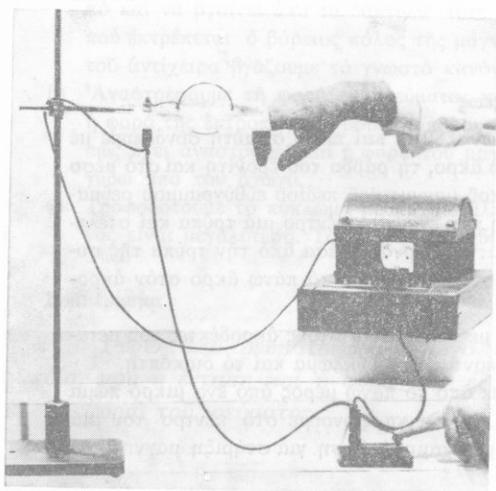

Έκτάλεση τοῦ πειράματος

- a) Ρίχνουμε πάνω στήν πλάκα ρινίσματα σιδήρου καί κλείνουμε τό διακόπτη, κτυπάμε τήν πλάκα έλαφρά μέ τό δάκτυλο. Τά ρινίσματα τοποθετούνται σύμφωνα μέ τίς δυναμικές γραμμές πού γίνονται ἔτσι δρατές σάν συγκεντρικές περιφέρειες μέ κέντρο τό σημείο πού ὁ ἀγωγός περνᾷ μέσα ἀπό τήν πλάκα (eik. 208).
- β) Άφαιρούμε τόν ἐπάνω σύνδεσμο μέ τή ράβδο τοῦ ἑβονίτη. Στόν ἄλλο σύνδεσμο ἀντί γιά τή συσκευή πού εῖχαμε βάζουμε τήν ἄλλη πού εἶναι κατάλληλη γιά τή μελέτη τοῦ φάσματος κυκλικοῦ ρεύματος. Πραγματοποιούμε τή συνδεσμολογία καί τροφοδοτούμε τή νέα διάταξη ἀπό τό μετασχηματιστή μέ τήν ἴδια τάση 2-4 V. Ἐργαζόμαστε ὅπως πιό πάνω καί παρατηροῦμε πώς οἱ δυναμικές γραμμές σχηματίζουν περιφέρειες μέ κέντρα τά σημεῖα πού ὁ κυκλικός ἀγωγός περνᾷ τήν πλάκα (eik. 209). Οἱ δυναμικές γραμμές εἶναι κάθετες στό ἐπίπεδο τοῦ κυκλικοῦ ἀγωγοῦ. (Οἱ ἐφαπτόμενες τῶν δυναμικῶν γραμμῶν στά σημεῖα πού βρίσκονται πάνω στήν εὐθεία πού ἐνώνει τά κέντρα τῶν 2 διμάδων τῶν συγκεντρικῶν περιφερειῶν πού σχηματίζονται.)
- γ) Συνδέουμε μέ τό μετασχηματιστή στήν ἴδια τάση τόν ἀνορθωτή καί ἀπ' αὐτόν τροφοδοτούμε τήν πειραματική διάταξη.

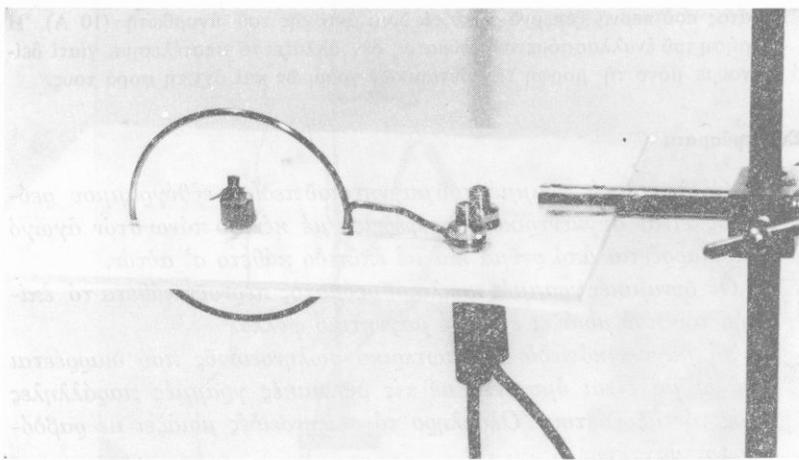


Εἰκ. 210

- *Αφαιροῦμε άπό τήν πλάκα τά ρινίσματα καί τοποθετοῦμε τή μαγνητική βελόνα στηριγμένη πάνω στήν κατασκευασμένη χαμηλή βάση (μέ τήν καρφίτσα καί τό πάδμα τού φελλού) στό κέντρο τού κυκλικού άγωγού. Κλείνουμε γιά μιά στιγμή τό διακόπτη καί παρατηροῦμε πώς ή μαγνητική βελόνα προσανατολίζεται έτσι, πού δ ἄξονάς της νά γίνει κάθετος στό έπίπεδο τού κυκλικού άγωγού (εἰκ. 210).
- δ) Αντί γιά τήν παραπάνω συσκευή βάζουμε κατόπιν τό σωληνοειδές. Άφαιροῦμε τόν άνορθωτή καί πραγματοποιοῦμε τή συνδεσμολογία κατευθείαν άπό τό μετασχηματιστή σέ τάση 2-4 V.

Εἰκ. 211

Ρίχνουμε τά ρινίσματα τού σιδήρου καί έργαζόμαστε ὅπως παραπάνω. Παρατηροῦμε πώς σχηματίζεται τό μαγνητικό φάσμα πού οι δυναμικές γραμμές του είναι μέσα στό πηνίο παραλληλές πρός τόν ἄξονά του καί έξω ἀπό τό πηνίο είναι τέτοιες, πού νά μοιάζει τό φάσμα μέ τό φάσμα ραβδόμορφου μαγνήτη (εἰκ. 211).

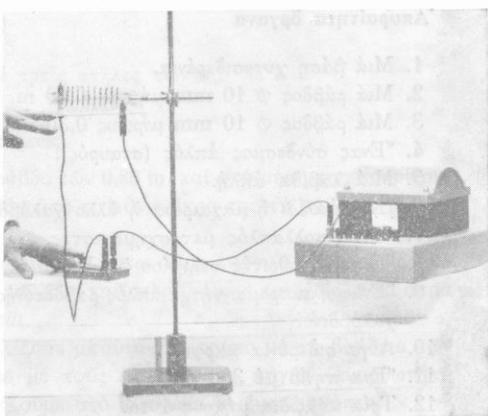Στίς περιπτώσεις α, β, δ χρησιμοποιοῦμε τό μετασχηματιστή χωρίς άνορθωτή γιατί στά πειράματα αὐτά ή ἔνταση τού ρεύ-



ματος που περνά ξεπερνά πολύ τό δριο άντοχης του άνορθοτή (10 A). Η χρήση του έναλλασσόμενου ρεύματος δέν άλλαζει τό αποτέλεσμα, γιατί δείχνουμε μόνο τή μορφή τδν δυναμικδν γραμμδν και δχι τή φορά τους.

Συμπεράσματα

Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου εύθυγραμμον ρεύματος είναι συγκεντρωκές περιφέρειες μέ κέντρο πάνω στόν άγωγό που διαρρέεται από ρεῦμα και μέ έπιπεδο κάθετο σ' αντόν.

Οι δυναμικές γραμμές κυκλικού ρεύματος περούν κάθετα τό έπιπεδό του που μοιάζει έτσι μέ μαγνητικό φύλλο.

Τό μαγνητικό πεδίο στό έσωτερο σωληνοειδούς που διαρρέεται από ρεῦμα είναι δμογενές μέ τίς δυναμικές γραμμές παράλληλες πρός τόν άξονά του. Όλόκληρο τό σωληνοειδές μοιάζει μέ φαβδόμορφο μαγνήτη.

ΠΕΙΡΑΜΑ 36ο

Πῶς μποροῦμε νά κατασκευάσουμε έναν ήλεκτρομαγνήτη και ποιές ίδιότητες έχει. Πῶς μποροῦμε νά μαγνητίσουμε και νά άπομαγνητίσουμε μιά χαλύβδινη ράβδο


Απαραίτητα δργανα

1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,30 m.
4. "Ενας σύνδεσμος άπλός (σταυρός).
5. Μιά λαβίδα άπλή.
6. "Ενα φαλίδι ή μαχαιράκι ή δλλο χαλύβδινο άντικείμενο.
7. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
8. "Ενας άνορθωτής σεληνήν 55 V, 10 A.
9. "Ενας ήλεκτρομαγνήτης άπλός ραβδοειδής μέ δύο πυρηνες, ένα σιδερένιο και ένα χαλύβδινο.
10. Λίγα σιδερένια καρφιά.
11. "Ενα πηνίο μέ 300 σπείρες.
12. Τρία καλώδια μήκους 1 m.

πολυμορφικού γηραντού που μετατρέπεται σε απλότερη μορφή (σε απλήστερη μορφή) με την επίδραση της ηλεκτρικής δύναμης. Η γενετική της λειτουργίας βασίζεται στην απόσταση της ηλεκτρικής δύναμης από την αρχή της λειτουργίας.

Ουδέποτε στην παραγωγή της ηλεκτρικής δύναμης πάντα προσθέτεται στην αρχή της λειτουργίας ηλεκτρικής δύναμης, αλλά στην αρχή της λειτουργίας πάντα προσθέτεται στην αρχή της λειτουργίας ηλεκτρικής δύναμης.

Η λειτουργία της ηλεκτρικής δύναμης πάντα προσθέτεται στην αρχή της λειτουργίας πάντα προσθέτεται στην αρχή της λειτουργίας ηλεκτρικής δύναμης.

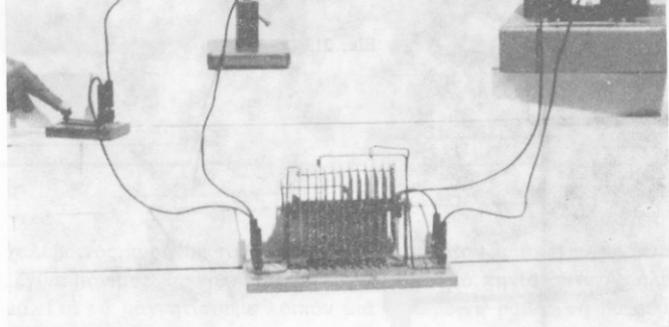

Εἰκ. 212

13. Τρία καλώδια μήκους 0,30 m.
14. "Ενας διακόπτης μπουτόν.
15. Δυό χροκόδειλοι.
16. "Ενα κουτί ξηρών στοιχείων μέ τρεῖς στήλες τῶν 4,5 V.


Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως


- a) Βιδώνουμε πάνω στή βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m και στή μέση της στηρίζουμε μέ τό σύνδεσμο και τή λαβίδα ἀπό τό πάνω ἄκρο της τή ράβδο τῶν 0,30 m κατακόρυφη.
- Αρχιζόντας περίπου 5 cm πάνω ἀπό τό κάτω ἄκρο της τηλίγουμε γύρω ἀπό αὐτή τή ράβδο τό ένα καλώδιο τοῦ 1 m και στερεάνουμε κατάλληλα τά ἄκρα του έτσι, πού νά μήν ξετυλίγεται.
- β) Τά ἄκρα τοῦ καλώδιου πού τυλίξαμε μέ αὐτόν τόν τρόπο μέ τή βοήθεια τῶν δύο κροκόδειλων τά συνδέονμε μέ τούς πόλους τῆς πηγῆς (ἀνορθωτῇ ή κουτί ξηρών στοιχείων) και βάζουμε στό κύκλωμα κι ένα διακόπτη.

'Εκτέλεση τοῦ πειράματος

- Τροφοδοτοῦμε τό κύκλωμα μέ τάση 6-8 V, παίρνουμε μέ τήν παλάμη μερικά καρφιά, τά πλησιάζουμε στό κάτω ἄκρο τῆς σιδερένιας ράβδου καὶ κλείνουμε τό διακόπτη. Ἡ ράβδος ἔλκει τά καρφιά, ἔχουμε δηλαδή ἔναν ἡλεκτρομαγνήτη (εἰκ. 212). Ανοίγουμε τό διακόπτη· τά καρφιά πέφτουν, γιατί ἡ σιδερένια ράβδος ἔπαιψε νά εἶναι μαγνήτης.
- Αντί γιά τή σιδερένια ράβδο βάζουμε τό ψαλίδι ἡ κάποιο ἄλλο χαλύβδινο ἀντικείμενο καὶ ἐργαζόμαστε μέ τόν ίδιο τρόπο. Τό ψαλίδι γίνεται μαγνήτης, δταν κλείσουμε τό κύκλωμα, μένει δμως μαγνήτης καὶ μετά τή διακοπή τοῦ ρεύματος.
- Αντί γιά τό ψαλίδι μέ τό περιτυλιγμένο καλώδιο βάζουμε κατόπιν τόν τυποποιημένο ἡλεκτρομαγνήτη καὶ ξανακάνουμε τά ίδια, χρησιμοποιώντας τόν πυρήνα τοῦ μαλακοῦ σιδήρου καὶ τό χαλύβδινο (εἰκ. 213).

Eik. 213

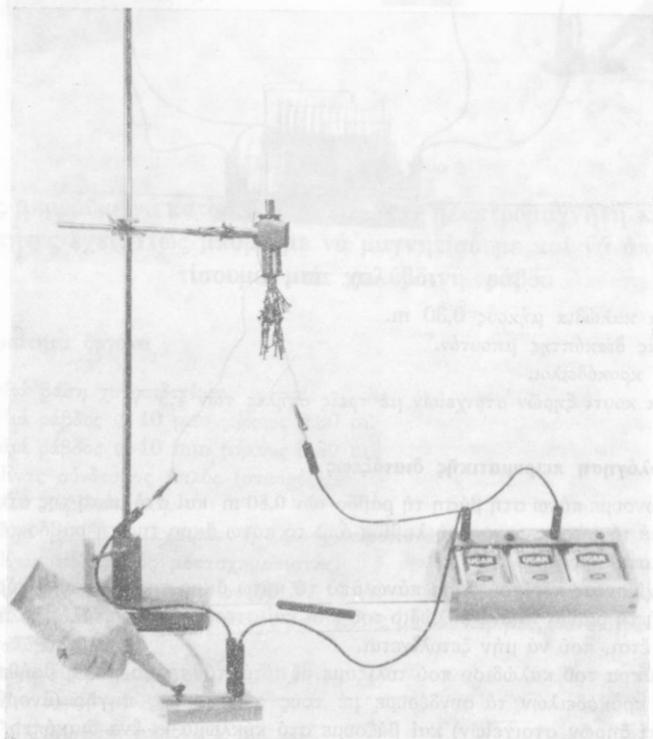

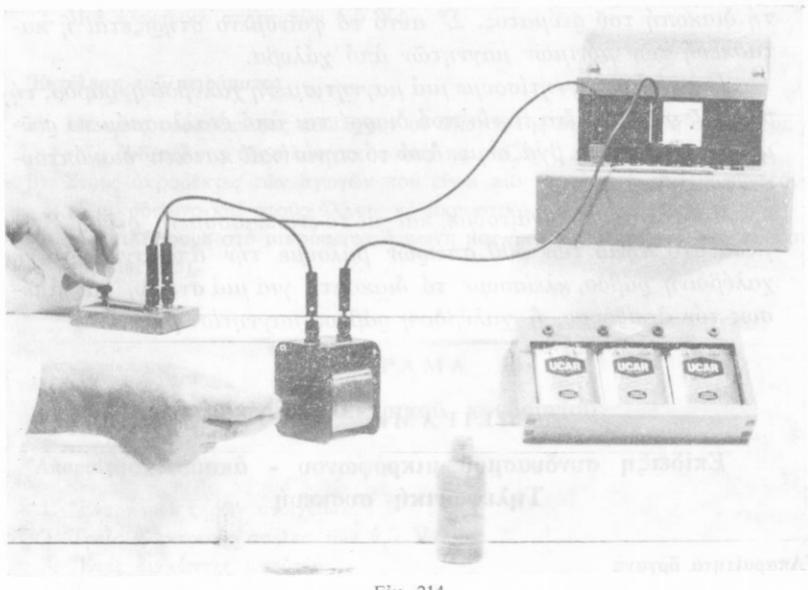

Εἰκ. 214

- δ) Ό χαλύβδινος πυρήνας τοῦ ήλεκτρομαγνήτη, όταν βρισκόταν μέσα στό πηνίο, έγινε μόνιμος μαγνήτης, μόλις πέρασε άπό τό πηνίο συνεχές ήλεκτρικό ρεύμα. Γιά νά μαγνητίσουμε λοιπόν μιά χαλύβδινη ράβδο, τή βάζουμε μέσα σ' ἔνα πηνίο καί περνάμε άπό αὐτό συνεχές ήλεκτρικό ρεύμα.
- ε) Άποσυνδέουμε τόν ἀνορθωτή ἀπό τό μετασχηματιστή καί συνδέουμε τούς ἀκροδέκτες τοῦ πηνίου τῶν 300 σπειρῶν μέ τό μετασχηματιστή σέ τάση 8-10 V, βάζοντας στό κύκλωμα καί διακόπτη. Βάζουμε μέσα στό πηνίο τό μαγνητισμένο χαλύβδινο πυρήνα τοῦ ήλεκτρομαγνήτη, κλείνουμε τό διακόπτη καί στή συνέχεια βγάζουμε πρῶτα τόν πυρήνα άπό τό πηνίο κι ὄτερα ἀνοίγουμε τό διακόπτη. Παρατηροῦμε, δοκιμάζοντας μέ τά καρφιά, πώς ὁ πυρήνας ἀπομαγνητίστηκε (εἰκ. 214).

Συμπεράσματα

“Οταν βάζουμε μιά σιδερένια ράβδο μέσα σ' ἔνα πηνίο πού διαρρέεται άπό συνεχές ήλεκτρικό ρεύμα, ἡ ράβδος γίνεται μαγνήτης. Ἡ μαγνήτιση τῆς ράβδου διαρκεῖ ὅσο διαρκεῖ καί ἡ διέλευση τοῦ ρεύματος. Στό φαινόμενο αὐτό στηρίζεται ἡ κατασκευή τῶν ήλεκτρομαγνητῶν.

”Αν ἡ ράβδος εἶναι χαλύβδινη, ἡ μαγνήτιση ἐξακολούθει καί μετά

τή διακοπή τοῦ φεύγαντος. Σ' αὐτό τὸ φαινόμενο στηρίζεται ἡ κατασκευή τῶν μόνιμων μαγνητῶν ἀπό χάλυβα.

Γιὰ νά ἀπομαγνητίσουμε μιά μαγνητισμένη χαλύβδινη ράβδο, τή βάζονμε μέσα σ' ἓνα πιρίο πού διαρρέεται ἀπό ἐναλλασσόμενο φεῦγμα καὶ ὑστερα τή βγάζονμε ἀπό τὸ πιρίο καὶ κατόπιν διακόπτονμε τό φεῦγμα.

Μαγνητιση πετυχαίνονμε καί μέ τό ἐναλλασσόμενο φεῦγμα. "Αν μέσα στό πιρίο τῶν 300 σπειρῶν βάλονμε τήν ἀπομαγνητισμένη χαλύβδινη ράβδο, κλείσονμε τό διακόπτη γιά μιά στιγμή καὶ ἀμέσως τόν ἀνοίξονμε, ἡ χαλύβδινη ράβδος μαγνητίστηκε.

ΠΕΙΡΑΜΑ 37ο

Ἐπίδειξη συνδυασμοῦ μικρόφωνου - ἀκουστικοῦ. Τηλεφωνική συσκευή

Ἀπαραίτητα ὅργανα

1. Μιά συσκευή τηλεφωνού πού ἔχει μικρόφωνο, ἀκουστικό καὶ ἀγωγούς συνδέοντας μέ τον μικρόφωνο την συνδυασμούσα συσκευήν. Ο παρακάτω σχεδιασμός δείχνει τόν μικρόφωνον τηλεφωνικής συσκευής.

Εἰκ. 215



2. Μιά ηλεκτρική στήλη των 4,5 V. μπορεί – δημιουργίας της ανάστασης της πόλης ρυθμού από έναν Α. ΣΤ. Β. Α. μετατρέψεις διηπ θερμόδιοξιδικού μοτοριού παραγγελματικής ποσότητας σε αντίσταση στη στήλη.

Έκτελεση τοῦ πειράματος

- Μέ τούς κροκόδειλους πού ἔχουν οἱ ἀγωγοὶ τῆς συσκευῆς τῇ συνδέουμε μέ τούς δύο πόλους τῆς ηλεκτρικῆς στήλης.
- Στούς ἀκροδέκτες τῶν ἀγωγῶν πού εἶναι πιο κοντά στὴ στήλη συνδέουμε τὸ μικρόφωνο καὶ στούς ἄλλους τό ἀκουστικό.
- Ἄν μιλήσουμε στό μικρόφωνο, ἡ φωνὴ μας ἀκούγεται καθαρά στό ἀκουστικό (εἰκ. 215).

ΠΕΙΡΑΜΑ 38ο

Λειτουργία ηλεκτρικοῦ κουδουνιοῦ


Απαραίτητα ὅργανα

- Ἐνα κουτί ἔηρῶν στοιχείων.
- Τρεῖς ηλεκτρικές στήλες τῶν 4,5 V.
- Ἐνας διακόπτης μπουτόν.
- Τρία καλώδια συνδέσεως μήκους 0,50m.
- Ἐνα ηλεκτρικό κουδούνι σέ βάση.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- Τοποθετοῦμε μέσα στό κουτί τῶν ἔηρῶν στοιχείων τίς τρεῖς στήλες ἔτσι,

Εἰκ. 216

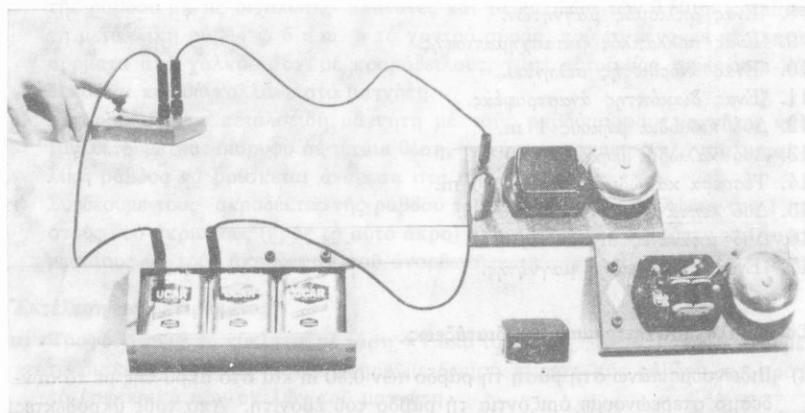

πού οι θετικοί πόλοι (μικρά - έλάσματα) νά βρίσκονται πρός τό ίδιο μέρος, και σημειώνουμε τούς άκροδέκτες μέ τίς ένδειξεις Α, Β, Γ, Δ μέ άρχη τό θετικό πόλο.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- Συνδέουμε τόν πόλο Α τῆς πηγῆς μέ τό διακόπτη και αὐτόν μέ τόν ἔναν άκροδέκτη τοῦ κουδουνιοῦ. Συνδέουμε ύστερα τόν πόλο Β ἡ Γ τῆς πηγῆς μέ τόν ἄλλο άκροδέκτη τοῦ κουδουνιοῦ και κλείνουμε τό διακόπτη (εἰκ. 216). Τό κουδούνι χτυπᾶ.

ΠΕΙΡΑΜΑ 39ο

Ἐπίδραση μαγνητικοῦ πεδίου σέ ρεῦμα.


Δυνάμεις Laplace

Απαραίτητα δργανα

- Μιά βάση χυτοσιδερένια.
- Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,80 m.
- Ένας σύνδεσμος ἀπλός (σταυρός).
- Μιά ράβδος ἀπό ἐβονίτη μέ δύο άκροδέκτες.
- Μιά ράβδος χάλκινη ἡ ἀπό ἀλουμίνιο φ 5 mm μήκους 10-15 cm ἡ χοντρό σύρμα.
- Ένας αἰωρούμενο πηγίο.
- Ένας ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
- Ένας ὀπλισμός μαγνητῶν.
- Ένας πολλαπλός μετασχηματιστής.
- Ένας ἀνορθωτής σεληνίου.
- Ένας διακόπτης ἀναστροφέας.
- Δυό καλώδια μήκους 1 m.
- Δυό καλώδια μήκους 0,50 m.
- Τέσσερα καλώδια μήκους 0,30 m.
- Δυό λεπτά σύρματα ἀπό χαλκό.
- Δυό μπανάνες διχαλωτές.
- Ένας πεταλοειδής μαγνήτης.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- Βιδώνουμε πάνω στή βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m και στό ἄκρο της μέ τό σύνδεσμο στερεώνουμε δριζόντια τή ράβδο τοῦ ἐβονίτη. Ἀπό τούς άκροδέκτες

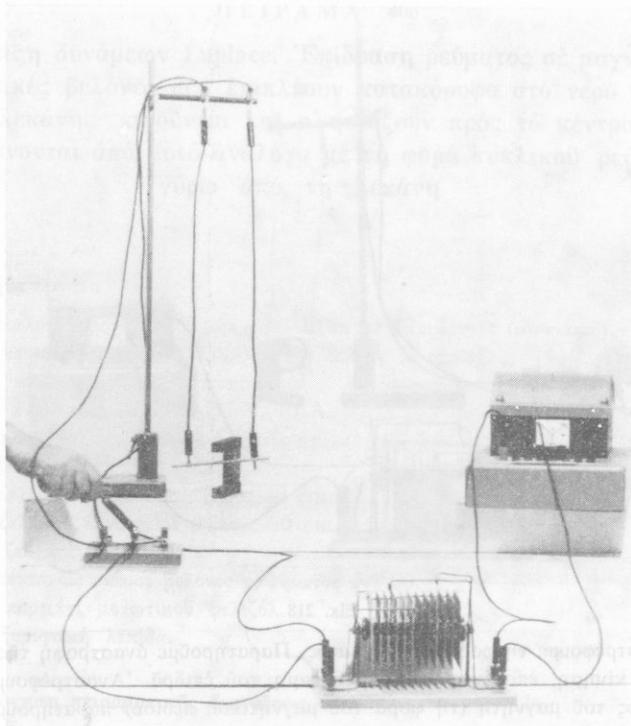


Εἰκ. 217

- τῆς ράβδου μέ τις διχαλωτές μπανάνες καί τά καλώδια τῶν 0,50 m κρεμᾶμε τή μεταλλική ράβδο ϕ 5 mm ἡ τό χοντρό σύρμα, πού τό δένουμε μέ λεπτά σύρματα ἀπό χαλκό κι δχι μέ κροκόδειλους, γιατί αὐτοὶ σάν σιδερένιοι θά ἔλκονται καί θά κολλᾶν στό μαγνήτη.
- β) Συναρμολογοῦμε πεταλοειδή μαγνήτη μέ τούς ραβδόμορφους μαγνήτες καί τόν θέτουμε κατακόρυφο σέ τέτοια θέση, πού ή κρεμασμένη ὄριζόντια μεταλλική ράβδος νά βρίσκεται ἀνάμεσα στά σκέλη τού.
 - γ) Συνδέουμε τούς ἀκροδέκτες τῆς ράβδου τοῦ ἐβονίτη μέ τά καλώδια τοῦ 1 m στούς δυό ἀκριανούς (πρός τό αὐτό ἄκρο) ἀκροδέκτες τοῦ διακόπτη καί τούς μεσαίους μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ ἀνορθωτῆ.

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Τροφοδοτοῦμε τό κύκλωμα μέ τάση 4 V ἀπό τό μετασχηματιστή καί κλείνουμε τό διακόπτη (εἰκ. 217). Παρατηροῦμε ζωηρή κίνηση τῆς ράβδου π.χ. πρός τό ἐσωτερικό τῶν σκελῶν τοῦ μαγνήτη.

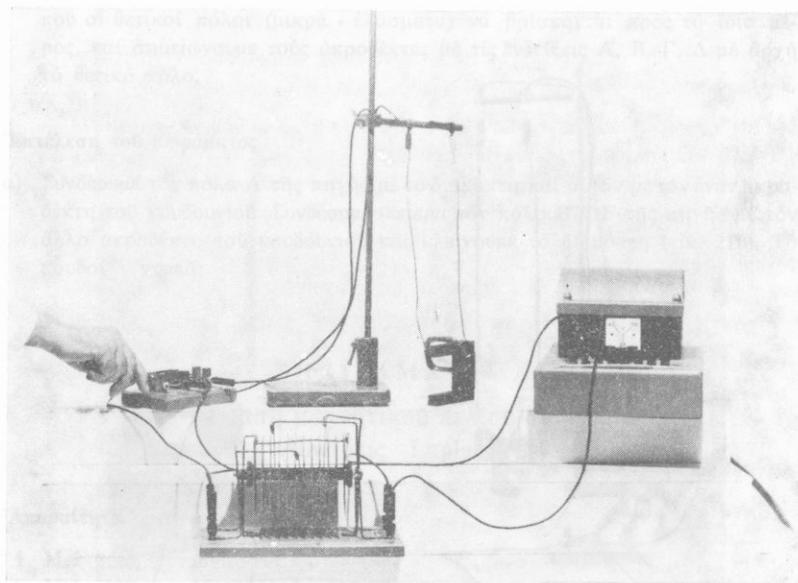

Εἰκ. 218

- Αναστρέφουμε τή φορά το ρεύματος. Παρατηροῦμε άναστροφή τής φορᾶς στήν κίνηση, έπομένως και στή δύναμη πού έπιδρα. Αναστρέφουμε τούς πόλους τού μαγνήτη (τή φορά τού μαγνητικού πεδίου) παρατηροῦμε πάλι άναστροφή στή φορά κατά τήν κίνηση.
- β) Άλλάζουμε τήν εύθυγραμμη ράβδο μέτο αιώρούμενο πηνίο (εἰκ. 218). Παρατηροῦμε τά ίδια άποτελέσματα άλλα πιο έντονα. Αντικαθιστοῦμε τό μαγνήτη μέτον πιο άσθενή τυποποιημένο πεταλοειδή και παρατηροῦμε άσθενέστερη τή δύναμη πού έπιδρα.

Τροφοδοτοῦμε τό κύκλωμα μέτο τάση 6 V· τότε μεγαλώνει ή ένταση τού ρεύματος πού διαρρέει τόν άγωγό. Παρατηροῦμε πώς ή δύναμη πού έπιδρα σ' αντόν γίνεται πιο έντονη.

Συμπέρασμα

"Όταν ένας ρευματοφόρος άγωγός βρίσκεται μέσα σ' ένα διμογενές μαγνητικό πεδίο, δέχεται τήν έπίδραση μιᾶς δυνάμεως Laplace, πού ή έντασή της έξαρταται άπο τήν ένταση τού ρεύματος και τήν ένταση τού πεδίου, και ή φορά της άπο τή φορά τού ρεύματος και τή φορά τού πεδίου.


Ἐπίδειξη δυνάμεων Laplace. Ἐπίδραση ρεύματος σέ μαγνήτη.
Μαγνητικές βελόνες πεύ ἐπιπλέουν κατακόρυφα στό νερό κυλινδρικῆς λεκάνης κινοῦνται καὶ πλησιάζουν πρός τό κέντρο ἢ ἀπομακρύνονται ἀπό αὐτό ἀνάλογα μέ τή φορά κυκλικοῦ ρεύματος γύρω ἀπό τή λεκάνη

Απαραίτητα δργανα

1. "Ενα καλώδιο μονοπολικό μήκους 8-10 m μέ ἀκροδέκτες (μπανάνες).
2. "Ενα κρυσταλλωτήριο φ 25-30 cm ἢ λεκάνη πλαστική.
3. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
4. "Ενας ἀνορθωτής σεληνίου 55 V, 10 A.
5. "Ενας κουτί μέ ξηρά στοιχεῖα (τρεῖς στήλες τῶν 4,5 V).
6. "Ενας διακόπτης ἀναστροφέας.
7. Δυό καλώδια συνδέσεως μήκους 30 cm.
8. Δυό καλώδια συνδέσεως μήκους 50 cm.
9. "Ενα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
10. Δεκαπέντε ὅς είκοσι βελόνες ραψίματος № 20.
11. "Ενα κομμάτι μονωτικοῦ φελιζόλ.
12. Μιά ξυριστική λεπίδα.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Στό κρυσταλλωτήριο καὶ 2-3 cm κάτω ἀπό τά χείλη του περιτυλίγουμε τό καλώδιο, ἀφήνοντας στά ἄκρα του μάκρος 25-30 cm. Γεμίζουμε τό κρυσταλλωτήριο μέ νερό ὡς τό ὄψος τοῦ περιτυλιγμένου καλώδιου.
- β) Μέ τήν ξυριστική λεπίδα κόβουμε μικρά κομμάτια φελιζόλ σέ τέτοιο μέγεθος, πού, δταν περάσουμε σ' ἔνα ἀπό αὐτά μιά βελόνα καὶ τό βάλουμε στή λεκάνη μέ τό νερό, ἢ βελόνα νά ἰσορροπεῖ κατακόρυφα μέ τά 3/4 τοῦ μήκους της κάτω ἀπό τό κομματάκι τοῦ φελιζόλ. Κόβουμε τέτοια κομματάκια τόσα, ὅσες είναι οἱ βελόνες πού ἔχουμε, καὶ τίς περνάμε σ' αὐτά ὅπως παραπάνω. Μέ τόν ἔνα ραβδόμορφο μαγνήτη μαγνητίζουμε τίς βελόνες, τρίβοντας τήν καθεμιά στό μέρος πού βρίσκεται κάτω ἀπό τό φελιζόλ ἀπό μιά φορά. Τίς τοποθετοῦμε μέσα στό νερό τής λεκάνης. Αὐτές ἀπωθοῦν ἢ μιά τήν ἄλλη καὶ τοποθετοῦνται στά τοιχώματα σέ ἴσιες ἀποστάσεις ἢ μιά ἀπό τήν ἄλλη.
- γ) Συνδέουμε τά ἄκρα τοῦ περιτυλιγμένου καλώδιου μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ διακόπτη ἀναστροφέα καὶ αὐτόν μέ τό κουτί τῶν ξηρῶν στοιχείων σέ τάση 4,5 ἢ 9 V ἢ μέ τόν ἀνορθωτή πού είναι συνδεμένος μέ τό μετασχηματιστή σέ τάση 4-8 V.

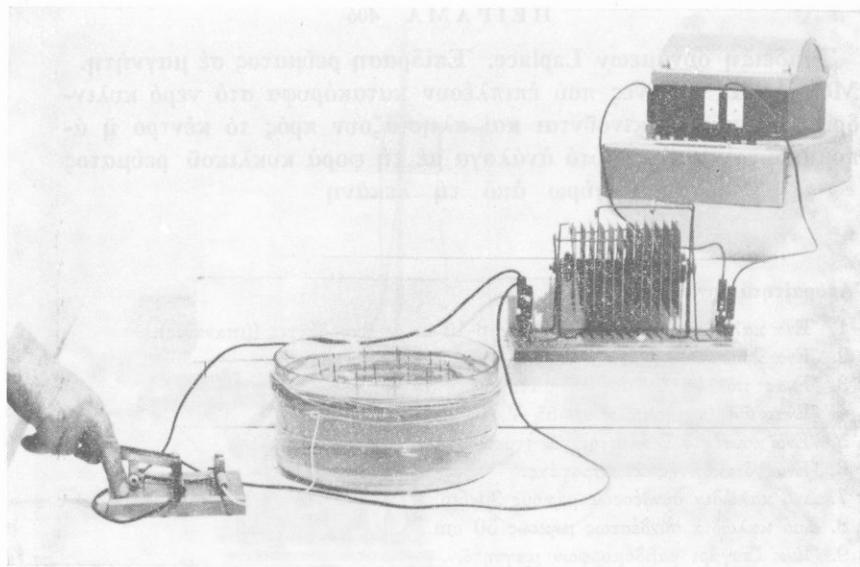

Εἰκ. 219

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

Κλείνουμε τό διακόπτη καὶ παρατηροῦμε τίς βελόνες νά ξεκολλοῦν ἀπό τά τοιχώματα τῆς λεκάνης καὶ νά συγκεντρώνονται στό κέντρο της, τοποθετημένες σέ κανονικά γεωμετρικά σχήματα ἔξαιτιας τῶν ἀπωστικῶν δυνάμεων καθεμιᾶς πρός τίς ἄλλες.

Αναστρέφουμε τή φορά τοῦ ρεύματος. Οἱ βελόνες κινοῦνται τώρα κατά τή διεύθυνση τῶν ἀκτίνων ἀπό τό κέντρο πρός τήν περιφέρεια (εἰκ. 219).

Ξανακάνουμε τό ἴδιο πολλές φορές. Ἀν μερικές ἀπό τίς βελόνες μένουν κολλημένες στά τοιχώματα καὶ δέν κινοῦνται πρός τό κέντρο, βγάζουμε μέ τήν ξυριστική λεπίδα ἔνα μέρος ἀπό τό φελιζόλ, ἀφήνοντας τόσο μόνο, δσο χρειάζεται, γιά νά μή βυθιστεῖ ἡ βελόνα.

Συμπέρασμα

Κάθε βελόνα εἶναι ἔνας κατακόρυφος μαγνήτης ἢ ἔνα κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο. Γύρω ἀπό τό κρυσταλλωτήριο ἢ τή λεκάνη ἔχουμε κυκλικό ρεῦμα κατά τή διεύθυνση τῆς ἐφαπτομένης στά τοιχώματα τοῦ δοχείου. Σέ κάθε βελόνα ἐπιδρᾶ δύναμη Laplace, ἢ δποία εἶναι κάθετη στή διεύθυνση τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου καὶ στή διεύθυνση

τοῦ φεύγαντος, δηλ. κατά τή διεύθυνση τῆς ἀκτίνας τοῦ δοχείου μέ φορά
ἀνάλογα μέ τή φορά τοῦ φεύγαντος ἀπό τό κέντρο πρός τήν περιφέ-
ρεια ἥ καί ἀντίστροφα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 41ο

“Αλληλοεπίδραση παράλληλων ρευμάτων


“Απαραίτητα δργανα καὶ θλικά

1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. Δυό σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
4. Μιά συσκευή παράλληλων ρευμάτων πού ἔχει:
 - α) δύο ράβδους ἀπό ἐβονίτη μέ δύο ἀκροδέκτες, πού μποροῦν νά βραχυκυκλω-
θοῦν καὶ πού στόν ἔναν προσαρμόζεται μικρή λεκάνη, γιά νά μπει ὑδράρ-
γυρος.
 - β) ἔνα χάλκινο σύρμα μέ μονωτικό περίβλημα πού τά ἄκρα του εἶναι φτιαγ-
μένα ἔτσι, πού νά μπορεῖ νά στηριχθεῖ στούς ἀκροδέκτες τῶν μονωτικῶν
ράβδων, καὶ
 - γ) ἔνα χάλκινο σύρμα μέ ἄκρα κατάλληλα γιά τή στήριξη μέσα στίς μικρές
λεκάνες.
5. “Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
6. “Ενας ἀνορθωτής σεληνίου.
7. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
8. Δυό καλώδια μήκους 50 cm.
9. Τρία καλώδια μήκους 30 cm.
10. “Ενας διακόπτης μποντόν.
11. “Ενα μπουκαλάκι μέ ὑδράργυρο.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Βιδώνουμε στή βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m καὶ σ' αὐτή, στά δυό ἄκρα τῆς, μέ
τούς συνδέσμους στηρίζουμε τίς δύο ράβδους ἐβονίτη μέ τούς ἀκροδέκτες
βραχυκυκλωμένους. Στούς ἐσωτερικούς ἀκροδέκτες τῶν ράβδων συνδέου-
με τό χάλκινο σύρμα πού ἔχει τό μονωτικό περίβλημα καὶ τό ἄλλο μέ τά
ἄκρα τό στηρίζουμε μέσα στίς δύο μικρές λεκάνες. Παρατηροῦμε πώς τό σύρ-
μα μέ τό μποντόν περιστρέφεται γύρω ἀπό τό κατακόρυφο ἄξονα παράλληλο
πρός αὐτό. Προσθέτουμε μέσα στίς μικρές λεκάνες λίγες σταγόνες ὑδράργυρο-

ἴσημος ή απλούστερός είναι το παρόν λαβό που παριστάνει την απλή σχεδίαση της πρώτης απλής στρογγυλής ηλεκτρικής μηχανής.

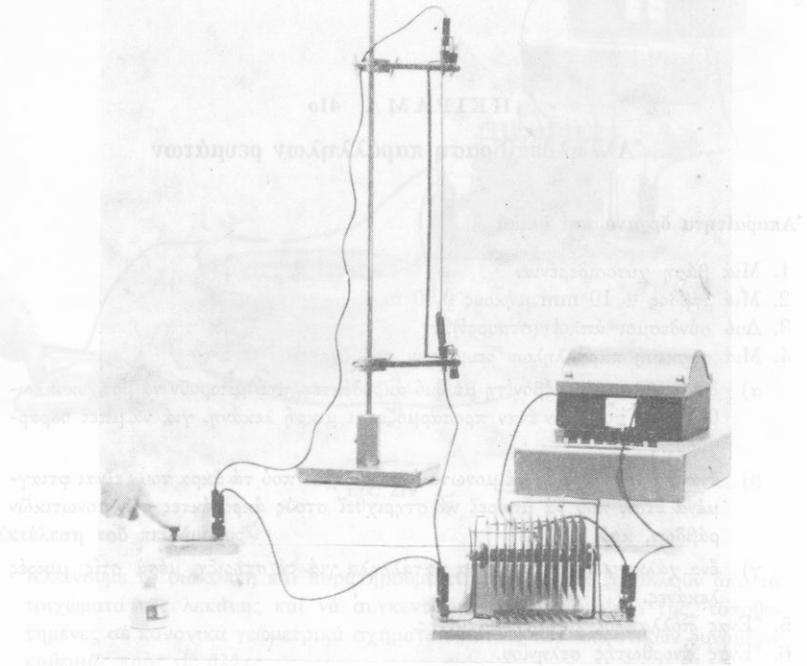

Εἰκ. 220

ρου καὶ ισορροποῦμε τὸ κινητὸ σύρμα σὲ θέση πού ἀπέχει ἀπὸ τὸ ἀκίνητο 2-3 cm. Συνδέουμε τοὺς ἐσωτερικούς ἀκροδέκτες τῶν ράβδων μὲ τοὺς ἀκροδέκτες τοῦ ἀνορθωτῆ καὶ βάζουμε στὸ κύκλωμα καὶ τὸ διακόπτη μπουτόν.


Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- Τροφοδοτοῦμε τὸ κύκλωμα μὲ τάση 16-20 V καὶ κλείνουμε γιὰ μιὰ στιγμὴ τὸ διακόπτη· τὸ κινητὸ σύρμα τότε στρέφεται καὶ πλησιάζει τὸ ἄλλο. Τὰ δυό σύρματα διαρρέονται ἀπὸ διμόρροπα ρεύματα κι ἀνάμεσά τους ἀναπτύσσονται ἐλεκτικές δυνάμεις (εἰκ. 220).
- *Αφαιροῦμε τὸ βραχυκυκλωτήρα ἀπό τή χαμηλότερη ράβδο καὶ συνδέουμε τώρα τὰ δυό σύρματα μὲ τοὺς πόλους τοῦ ἀνορθωτῆ μὲ τοὺς δυό ἀκροδέκτες τῆς ράβδου αὐτῆς. Φέρνουμε τὰ δυό σύρματα σὲ θέση κοντά τὸ ἔνα στὸ ἄλλο καὶ κλείνουμε τὸ διακόπτη γιὰ μιὰ στιγμὴ. Παρατηροῦμε ζωηρή ἄπωση ἀ-

8. Ένας περιλεπτός μετασταθμιστής ΑΙΓΑΤΙΣΗ
 ή, "Ένας φορητής μετασταθμιστής
 -εξεργασίας για την επένδυση σε ανάλογη ηλεκτρική ενέργεια" που διαθέτει έναν πολύ μεγάλο πολωνό μετασταθμιστή με μέγιστη ισχύ 1000W.
 Η ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται από τον μετασταθμιστή είναι πάντα αποτελεσματική και σταθερή.

Συγχρόνως με την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται από τον μετασταθμιστή παρέχεται πάντα θερμότητα (θερμοκρασία) λογότερη από την απόδοση του μετασταθμιστή. Είναι απαραίτητη η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή θερμότητας, οπότε η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από τον μετασταθμιστή σε ανάλογη ηλεκτρική ενέργεια, παρά την απόδοση του μετασταθμιστή.

Είναι επίσης απαραίτητη η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή θερμότητας, οπότε η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από τον μετασταθμιστή σε ανάλογη ηλεκτρική ενέργεια, παρά την απόδοση του μετασταθμιστή.

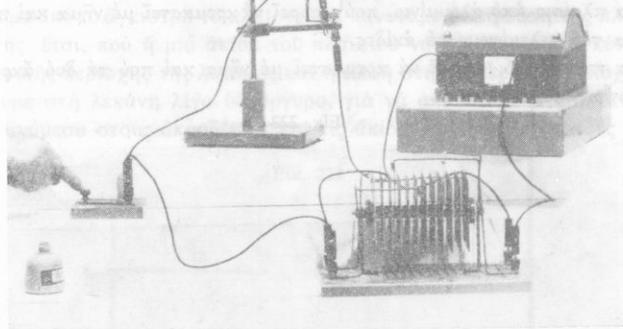

Εἰκ. 221

νάμεσα στά δυό ρεύματα. Τώρα οι δυό άγωγοί διαρρέονται από ρεύματα άντιθετης φορᾶς (εἰκ. 221).

Συμπέρασμα

"Ανάμεσα σέ παραλληλα ρεύματα άναπτύσσονται δυνάμεις Laplace, έλλιτικές ή άπωστικές, άναλογα με τά ρεύματα είναι της ίδιας ή άντιθετης φορᾶς.

Σημείωση


"Αν δέν έχουμε ειδική συσκευή παράλληλων ρευμάτων, μποροῦμε νά δείξουμε τό φαινόμενο, δένοντας δυό κοινά καλώδια άνάμεσα σέ δυό ράβδους προσαρμοσμένες σέ δρθοστάτες μέ τρόπο, πού νά είναι χαλαρά και νά μποροῦν νά πλησιάζουν ή νά άπομακρύνονται τό ένα άπό τό άλλο.

Πῶς προσανατολίζεται ένα πλαίσιο ή σωληνοειδές πού διαρρέεται από ρεῦμα πρός τή διεύθυνση τοῦ γήινου μαγνητικοῦ πεδίου

*Απαραίτητα σημεία και άλικά

1. Μιά βάση χυτοσίδερνια.
2. Μιά φάρδος Φ 10 πμ μήκους 0,80 m.
3. Δυό σύνδεσμοι άπλοι (σταυροί).
4. "Ενα ζγκιστρο.
5. Μιά λεκάνη πλαστική, πού έχει δυό συγκεντρικές περιοχές μέ ακροδέκτες έπάνω σέ στέλεχος στηρίζεως.
6. "Ενα πλαίσιο άπό άλουμινιο, πού μπορεῖ νά κρεμαστεῖ μέ νῆμα και πού τά δυό δάκρα του τελειώνουν σέ άκιδες.
7. "Ενα πηγίο, πού μπορεῖ νά κρεμαστεῖ μέ νῆμα και πού τά δυό δάκρα του τελειώνουν σέ άκιδες.

Εἰκ. 222

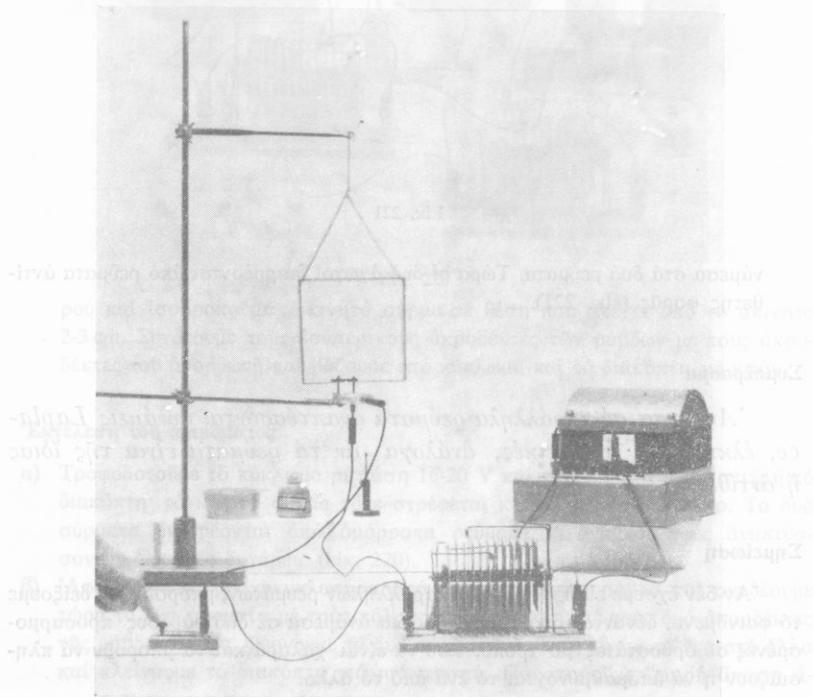


8. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής, στην οποία ράβεται έργο για την
9. "Ενας άνωφθωτής σεληγίου.
10. "Ενας διακόπτης μπουτόν.
11. Τρία καλώδια μήκους 30 εμ.
12. Δυό καλώδια μήκους 1 μ.
13. "Ενα μπουκαλάκι μέν δράργυρο.
14. Μιά μαγνητική βελόνα.

Στοιχείωση που πρέπει να παρατηθεί

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Βιδώνουμε στή βάση τή ράβδο των 0,80 μ. Στό πάνω άκρο της στηρίζουμε μέ τόν ένα σύνδεσμο τό άγκιστρο και κοντά στό κάτω άκρο της τήν πλαστική λεκάνη.
- b) Κρεμάμε από τό άγκιστρο τό πλαίσιο και κανονίζουμε τή θέση τής πλαστικής λεκάνης έτσι, πού ή μιά άκιδα τού πλαισίου νά βρίσκεται στό κέντρο τής έσωτερικής περιοχής τής λεκάνης και ή άλλη στήν έξωτερική περιοχή. Προσθέτουμε στή λεκάνη λίγο άδραργυρο, γιά νά υποκατασταθεί ηλεκτρική έπαφή άναμεσα στούς άκροδέκτες και τίς άκιδες και συνδέουμε τούς άκροδέ-

Εἰκ. 223

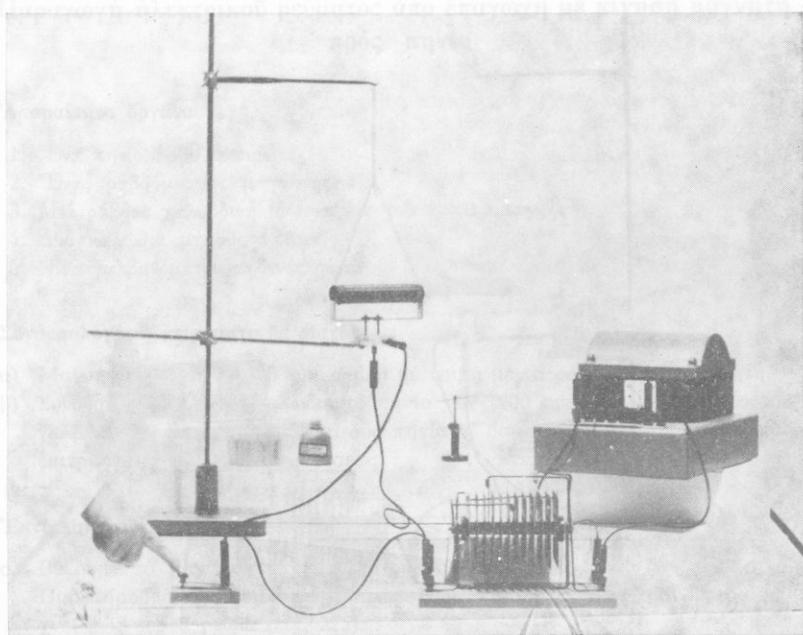

κτες της λεκάνης μέ τούς άκροδέκτες τοῦ ἀνορθωτῆ, βάζοντας στό κύκλωμά και τό διακόπτη μπουτόν.


- γ) Τοποθετοῦμε στό τραπέζι μας τή μαγνητική βελόνα και στρέφουμε δλη τή διάταξη ἔτσι, πού τό πλαίσιο, καθώς ἵσορροπε, νά είναι παράλληλο μέ τή μαγνητική βελόνα.

*Απορρίπτει δραγανα και δέκα

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Τροφοδοτοῦμε τό κύκλωμα μέ τάση 8-10 V, χρησιμοποιώντας και ἀνορθωτή, και κλείνουμε μόνο γιά πολύ λίγο χρόνο τό διακόπτη (δόσπου ή κίνηση τοῦ πλαισίου νά γίνει φανερή). Παρατηροῦμε πώς τό πλαίσιο πάει νά προσανατολιστεῖ και γίνεται κάθετο στή διεύθυνση τοῦ μαγνητικοῦ μεσημβρινού (εἰκ. 222).
- β) *Αντί γιά τό πλαίσιο βάζουμε τώρα τό πηνίο και φροντίζουμε ό αξονάς του νά είναι κάθετος στή διεύθυνση τής μαγνητικής βελόνας (τά ἐπίπεδα τῶν σπειρῶν παράλληλα στή διεύθυνση τής βελόνας δπως και γιά τό πλαίσιο). Κλείνουμε τό διακόπτη και παρατηροῦμε πώς ό αξονας τοῦ πηνίου πάει νά γίνει παράλληλος στό μαγνητικό μεσημβρινό. *Άλλάζουμε τή φορά τοῦ ρεύ-

Eik. 224

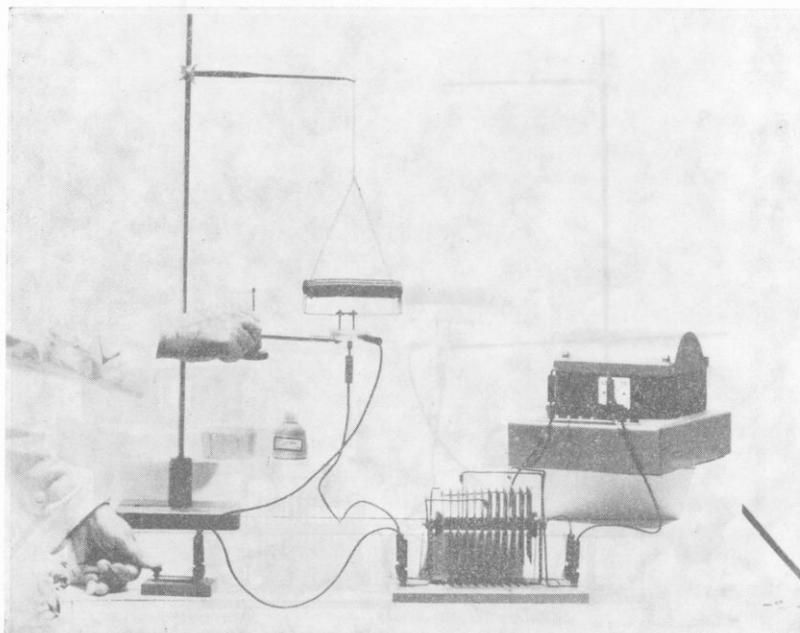

- ματος και παρατηροῦμε στροφή του πηγίου κατά 180° (εἰκ. 223).
- γ) Πλησιάζουμε τό βρέιο πόλο της μαγνητικής βελόνας στό άκρο του πηγίου, που είναι στραμμένο στό βορρά. Παρατηροῦμε ἀπωση. "Αν ἀντίθετα πλησιάσουμε τό νότιο πόλο, παρατηροῦμε ἔλξη (εἰκ. 224). Τά ἀντίστροφα θά δοῦμε, ἂν πλησιάσουμε τους πόλους της βελόνας στό άκρο του πηγίου που είναι στραμμένο πρός τό νότο.

Συμπεράσματα

Πηγίο που διαρρέεται ἀπό ρεῦμα μοιάζει ἀπόλυτα μέ ραβδόμορφο μαγνήτη μέ δυό πόλους ἑτερώνυμους και πού, ἂν είναι κρεμασμένο κατάλληλα, προσανατολίζεται σάν και τό μαγνήτη.

Τό πλαίσιο που διαρρέεται ἀπό ρεῦμα είναι ἕνα πηγίο μέ μιά μόνο σπείρα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 43ο

Παραγωγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος ἀπό ἐπαγωγή μέ κίνηση μαγνήτη πρός πηγίο


- α) Μέ κίνηση μαγνητικού προσανατολισμού (διέποντας ανεμόμυγενατόπολο) οικείου μαγνήτη, σημειώνουμε τό πηγίο.
- *Απαραίτητα δργανα
1. "Ενα πηγίο 1200 σπειρῶν.
 2. "Ενας ραβδόμορφος μαγνήτης.
 3. Μιά ράβδος χαλύβδινη (ό πυρήνας του ἡλεκτρομαγνήτη).
 4. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
 5. "Ενα γαλβανόμετρο μηδενός σέ πηγίο 300 σπειρῶν.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- α) Μαγνητίζουμε τή χαλύβδινη ράβδο μέ τριβή μέ τό ραβδόμορφο μαγνήτη.
- β) Συνδέουμε μέ τά δυό καλώδια τό πηγίο 1200 σπειρῶν μέ τό πηγίο τού γαλβανόμετρου και θέτουμε τά δυό πηγία σ' ὅσο πιό μεγάλη ἀπόσταση μᾶς ἐπιτρέπουν τά καλώδια συνδέσεως.

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος


- α) Βάζουμε τό μαγνήτη (χαλύβδινη ράβδο) μέσα στό πηγίο ὅχι πολύ σιγά. Παρατηροῦμε πώς σ' δηλη τή διάρκεια της κινήσεως τό γαλβανόμετρο δείχνει πώς περνᾶ ρεῦμα (εἰκ. 225).

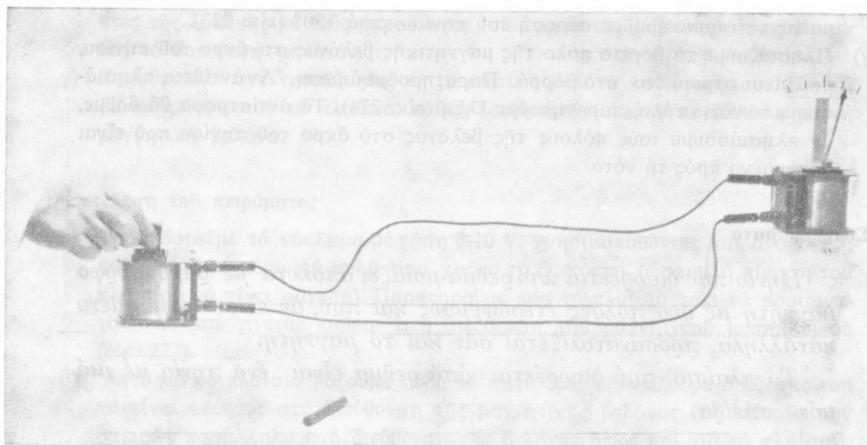

Εἰκ. 225

- β) Άκινητοποιούμε τή μαγνητισμένη ράβδο μέσα στό πηνίο. Τό γαλβανόμετρο δέ δείχνει νά περνᾶ ρεῦμα.
- γ) Βγάζουμε μέ τήν ίδια, όπως και πρωτύτερα, ταχύτητα τό μαγνήτη ἀπό τό πηνίο. Τό γαλβανόμετρο δείχνει πάλι πώς περνᾶ ρεῦμα μέ φορά ἀντίθετη ἀπό τό προηγούμενο (εἰκ. 226).
- δ) Ξανακάνουμε τά ίδια, μετακινώντας τό μαγνήτη μέ μεγάλη ταχύτητα. Ή ἀπόκλιση τού γαλβανόμετρου είναι τώρα πιό μεγάλη. Ή ἔνταση τού ρεύματος πού παράγεται είναι μεγαλύτερη.

Εἰκ. 226

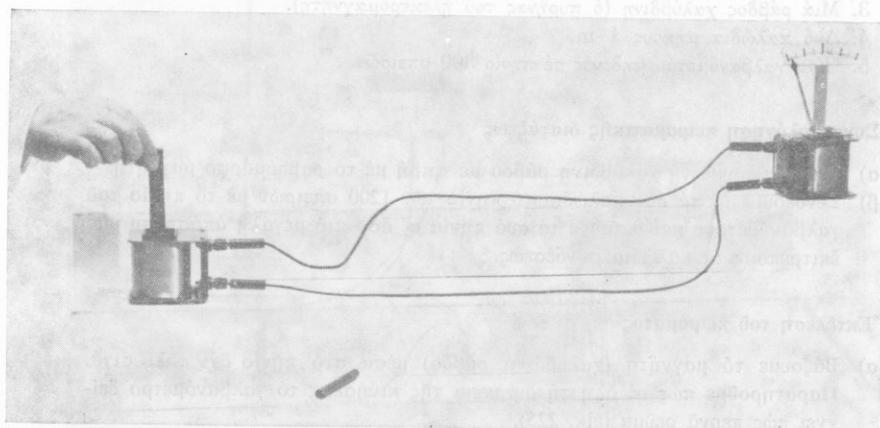

- ε) Χρησιμοποιούμε άντι για τή χαλύβδινη ράβδο τόν ισχυρό ραβδόμορφο μαγνήτη. Τό παραγόμενο ήλεκτρικό ρεύμα είναι πολύ ισχυρό.
- στ) Κρατᾶμε τό μαγνήτη σταθερό καί μετακινούμε τό πηνίο. Παρατηροῦμε τά ίδια άποτελέσματα.

π. 1 Βασικό διάνοια της απόδειξης ρεύματος που φασθεῖσης ρεύματος παρατηρείται. (1)
Συμπεράσματα

Τό ρεύμα πού παράγεται μέ τόν παραπάνω τρόπο είναι άποτέλεσμα τῆς δημιουργίας ΗΕΔ στά άκρα τοῦ πηνίου, μόνο σταν διαγνήτης κινεῖται πρός τό πηνίο ή κι άντιστροφα, δηλαδή σταν μεταβάλλεται ή μαγνητική ροή πού περνᾷ άπό τίς σπειρές τοῦ πηνίου.

Τό ΗΕΔ άπό έπαγωγή είναι άναλογη μέ τήν ταχύτητα τῆς μεταβολῆς τῆς μαγνητικῆς ροῆς.

ΠΕΙΡΑΜΑ 44ο

Παραγωγή ήλεκτρικοῦ ρεύματος άπό έπαγωγή:

- α) Μέ κίνηση ρευματοφόρου πηνίου (πρωτεύοντος) μέσα σέ άλλο πηνίο (δευτερεύοντος).
- β) Μέ μεταβολή τῆς μαγνητικῆς ροῆς στά δυό πηνία άπό τήν κίνηση μέσα στό πρωτεύοντον ένός πυρήνα άπό μαλακό σίδηρο.
- γ) Μέ διακοπή καί άποκατάσταση τοῦ ρεύματος στό πρωτεύοντον πηνίο.
- δ) Μέ αύξηση καί έλάττωση τῆς έντασεως τοῦ ρεύματος στό πρωτεύοντον πηνίο μέ τή χρήση ένός ροοστάτη

*Απαραίτητα δργανα

1. "Ενα κουτί ξηρῶν στοιχείων μέ 3 στήλες τῶν 4,5 V.
2. "Ενα ζευγάρι έπαγωγικῶν πηνίων μέ πυρήνα άπό μαλακό σίδηρο.
3. "Ενα γαλβανόμετρο μηδενός σέ πηνίο 300 σπειρῶν.
4. "Ενας ροοστάτης 10Ω , 5A.
5. "Ενας διακόπτης άπλος μαχαιρωτός.
6. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
7. Δυό καλώδια μήκους 50 cm.
8. Δυό καλώδια μήκους 30 cm.


Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως


- a) Βάζουμε τό ενα μέσα στό άλλο τά δυό πηνία (ζευγάρι επαγγελματικών πηνίων) και συνδέουμε τούς άκροδέκτες τούς έσωτερικούς μέ τούς πόλους τής πηγής σέ τάση 4,5 V στή σειρά και μέ τό ροοστάτη και τό διακόπτη.
- β) Συνδέουμε τούς άκροδέκτες τούς έξωτερικούς πηνίου μέ τά καλώδια τού 1 m μέ τούς άκροδέκτες τού πηνίου τού γαλβανόμετρου και τό άπομακρύνουμε, όσο μᾶς έπιπτρέπει τό μηκος τῶν καλώδιων

Έκτέλεση τού πειράματος

- a) Κλείνουμε τό διακόπτη και βάζουμε μέ άρκετή ταχύτητα τό ρευματοφόρο πηνίο (πρωτεύον) μέσα στό δευτερεύον (εἰκ. 227). Η βελόνα τού γαλβανόμετρου άποκλίνει. Αφήνουμε τό πρωτεύον άκινητο. Τό γαλβανόμετρο δέ δείχνει νά περνά ρεύμα. Βάζουμε τό πρωτεύον άπό τό δευτερεύον τό γαλβανόμετρο δείχνει στί περνά ρεύμα αντίθετης φοράς σ' δλη τή διάρκεια τής έξαγωγής. Ξανακάνουμε τά ίδια έχοντας μέσα στό πρωτεύον τόν πυρήνα τού μαλακού σιδήρου. Τό ρεύμα που παράγεται στό κύκλωμα τού δευτερεύοντος είναι πολύ λιγχυρό.
- β) Αφήνουμε τό πρωτεύον πηνίο μέσα στό δευτερεύον σέ άκινησία μέ τό διακόπτη


Εἰκ. 227

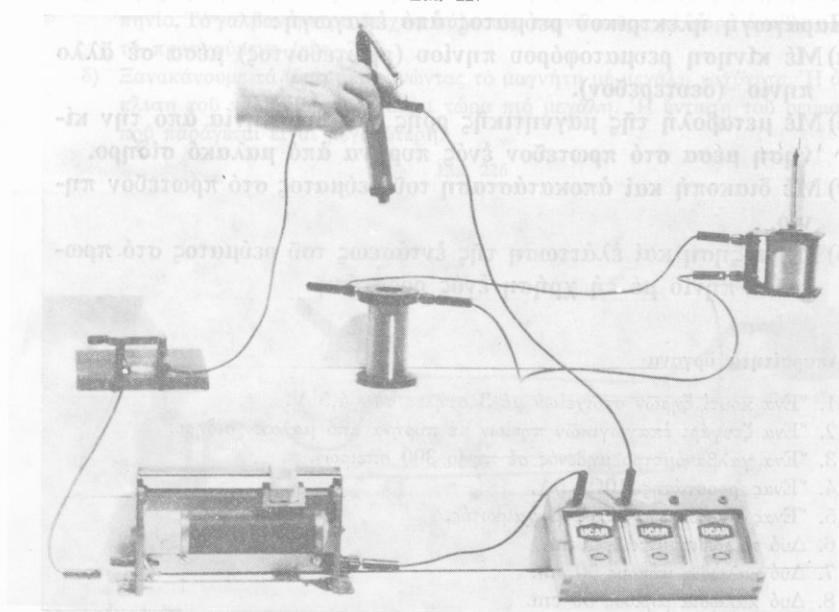


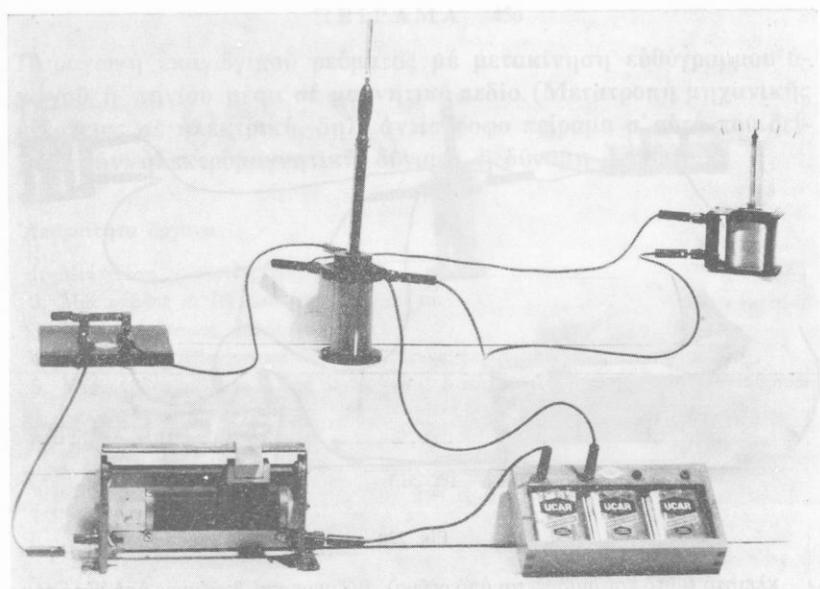

Eik. 228

Eik. 229

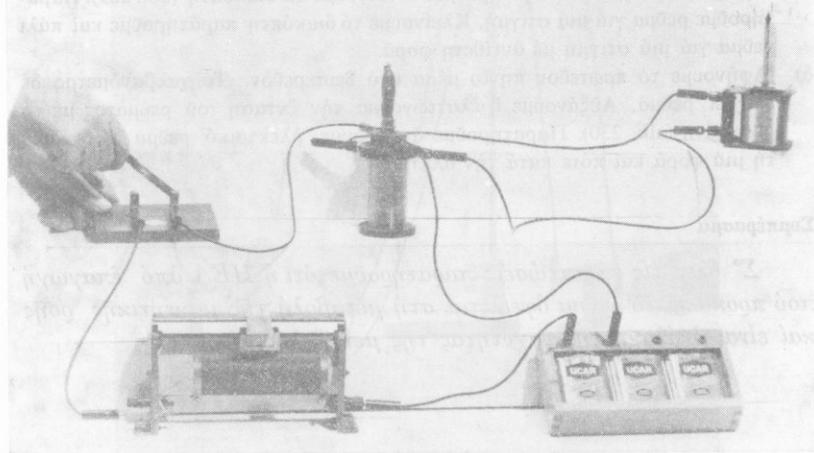

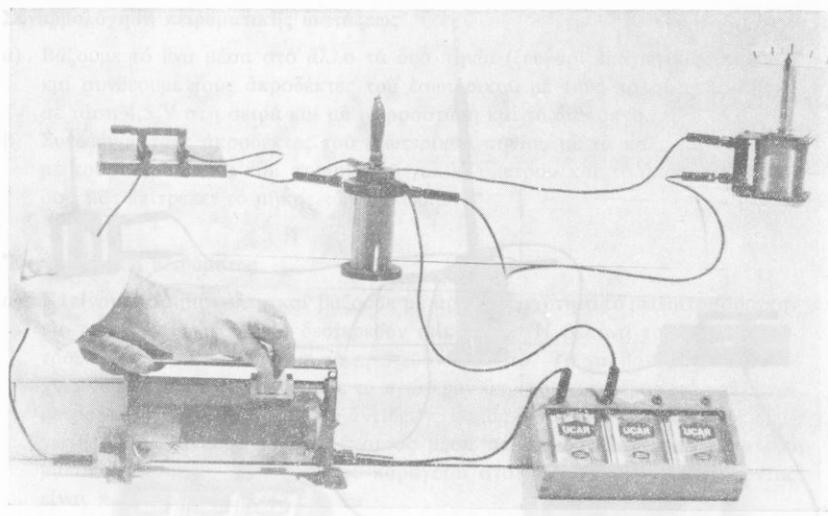

Εἰκ. 230

- κλειστό (αντό πού διαρρέεται άπό ρεύμα). Βάζουμε και βγάζουμε άπό αντό τόν πυρήνα τού σιδήρου. Παρατηρούμε πώς άπό τό γαλβανόμετρο περνά ρεῦμα ολλούτε κατά τή μιά φορά κι ολλούτε κατά τήν άλλη (εἰκ. 228). ³Αφήνουμε τόν πυρήνα άκινητο. ⁴Από τό γαλβανόμετρο δέν περνά ρεῦμα.
- γ) ⁵Αφήνουμε τό πρωτεύον πηνίο μέτόν πυρήνα μέσα στό δευτερεύον. Τό γαλβανόμετρο δέ δείχνει νά περνά ρεῦμα. ⁶Ανοίγουμε τό διακόπτη (εἰκ. 229). Παρατηρούμε ρεῦμα γιά μιά στιγμή. Κλείνουμε τό διακόπτη παρατηρούμε και πάλι ρεῦμα γιά μιά στιγμή μέτ άντιθετη φορά.
- δ) ⁷Αφήνουμε τό πρωτεύον πηνίο μέσα στό δευτερεύον. Τό γαλβανόμετρο δέ δείχνει ρεῦμα. Αδέξανουμε ή έλαττώνουμε τήν ξητασή τού ρεύματος μέτ τό ροοστάτη (εἰκ. 230). Παρατηρούμε δτι έχουμε ήλεκτρικό ρεῦμα πότε κατά τή μιά φορά και πότε κατά τήν άλλη.

Συμπέρασμα


Σ² δλες τίς περιπτώσεις παρατηροῦμε δτι ή ΗΕΔ άπό έπαγωγή πού προκαλεῖ τό ρεῦμα δφείλεται στή μεταβολή τής μαγνητικῆς ροῆς και είναι άναλογη τής ταχύτητας τής μεταβολῆς αντῆς.

Παραγωγή έπαγωγικού ρεύματος μέ διετακίνηση εύθυγραμμου άγωγού ή πηνίου μέσα σέ μαγνητικό πεδίο. (Μετατροπή μηχανικῆς ένέργειας σέ ηλεκτρική, δηλ. άντιστροφο πείραμα σ' αὐτό πού δείχνει τήν ηλεκτρομαγνητική δύναμη ή δύναμη Laplace.)

*Απαραίτητα δργανα

1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,80 m.
3. "Ενας σύνδεσμος άπλός (σταυρός).
4. Μιά ράβδος έβονίτη μέ δύο μονωτικούς άκροδέκτες.
5. Μιά ράβδος χάλκινη ή άπό άλουμινο φ 5 mm μήκους 10-15 em ή γοντρό σύρμα.
6. "Ενα αιωρούμενο πηνίο.

Εἰκ. 231

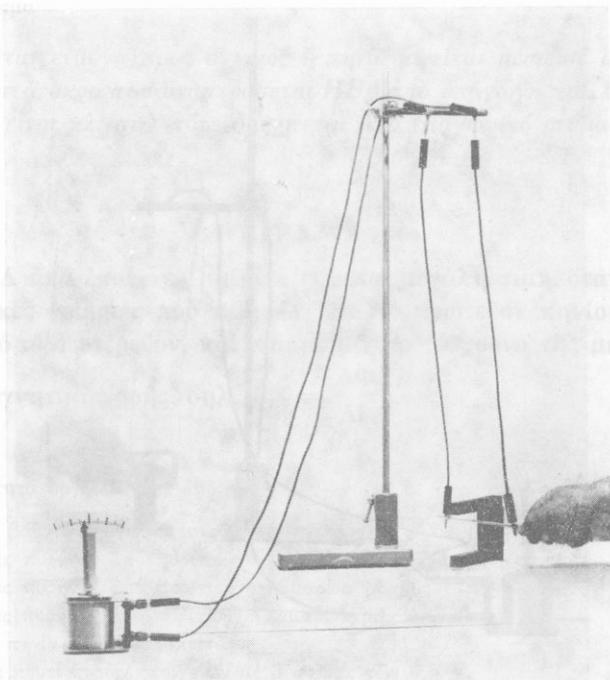


7. "Ενα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν
8. "Ενας ὄπλισμός μαγνητῶν.
9. "Ενα σπιρτόκουτο ζέδειο.
10. Δυό καλώδια μήκους 1 π.
11. Δυό καλώδια μήκους 0,50 π.
12. Δυό λεπτά χάλκινα σύρματα.
13. Δυό μπανάνες διχολωτές.
14. "Ενα γαλβανόμετρο μηδενός σέ πηγή 300 σπειρῶν.

ονυχῆς περισσότερον τούτον τον πόλεμον

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Βιδώνουμε πάνω στή βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m και στό πάνω μέρος της στερεώνουμε δριζόντια μέ τό σύνδεσμο τή ράβδο τοῦ ἐβονίτη. Ἀπό τούς ἀκροδέκτες τῆς ράβδου αὐτῆς κρεμᾶμε μέ τίς διχαλωτές μπανάνες και τά καλώδια τῶν 50 cm τή χάλκινη ράβδο η τό χοντρό σύρμα, δένοντας στά κάτω ἄκρα τῶν καλώδιων μέ τά λεπτά χάλκινα σύρματα κι ὅχι μέ τούς κροκόδειλους, πού ώς σιδερένιοι θά κολλοῦσαν στό μαγνήτη.

Εἰκ. 232

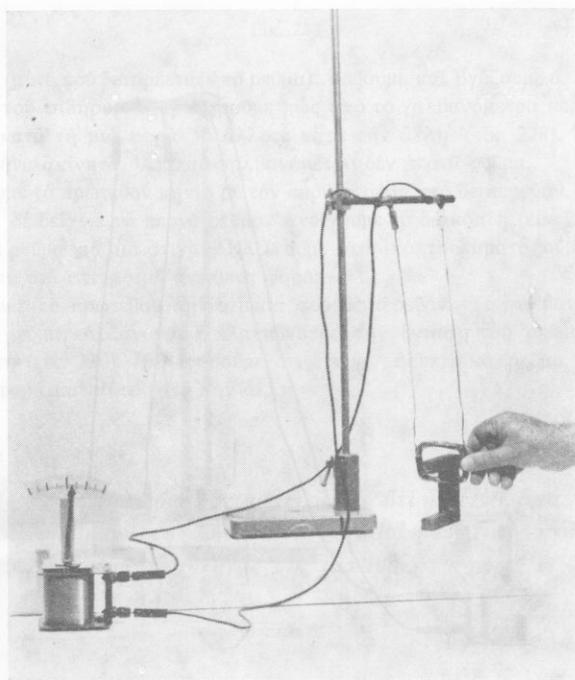

- β) Συνδέουμε τούς άκροδέκτες της ράβδου τοῦ ἔβονίτη, μὲ τὰ καλώδια τοῦ 1 m, μὲ τοὺς ἀκροδέκτες τοῦ πηνίου τοῦ γαλβανόμετρου, πού τὸ ἀπομακρύνουμε, ὅσο φτάνουν τὰ καλώδια.
- γ) Συναρμολογοῦμε πεταλοειδή μαγνήτη μὲ τοὺς ραβδόμορφους, βάζοντας ἀνάμεσά τους τὸ σπιρτόκουτο καὶ συνδέοντας τούς δυό ἐτερώνυμους πόλους μὲ τὸν ὀπλισμὸν τοῦ πεταλοειδῆ μαγνήτη καὶ τὸν τοποθετοῦμε κατακόρυφο σὲ τέτοια θέση, πού ἡ κρεμασμένη χάλκινη ράβδος νά βρίσκεται ἀνάμεσα στά σκέλη του.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Μετακινοῦμε δχι πολὺ σιγά τὴν ὁριζόντια ράβδο ἀνάμεσα στά σκέλη τοῦ μαγνήτη (εἰκ. 231). Παρατηροῦμε πῶς τὸ κύκλωμα διαρρέεται ἀπό ρεῦμα ἄλλοτε πρός τὴν μιά φορά καὶ ἄλλοτε πρός τὴν ἄλλη.
- β) Ἀντί γιὰ τὴν κρεμασμένη ράβδο βάζουμε τὸ αἰωρούμενο πηνίο καὶ ἐργαζόμαστε τὸ ἴδιο (εἰκ. 232). Παρατηροῦμε τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα.

Συμπέρασμα

"Οταν ενθύγαρμος ἀγωγός ἡ πηρίο κινεῖται μέσα σὲ μαγνητικό πεδίο, στά ἄκρα του ἀναπτύσσεται ΗΕΔ ἀπό ἐπαγωγή καί, ἀν τὸ κύκλωμα εἶναι ακλειστό, τότε διαρρέεται ἀπό ἐπαγωγικό ρεῦμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 46ο

Η ΗΕΔ ἀπό ἐπαγωγή παίρνει τὴν πιό μεγάλη τιμή, ὅταν ὅλες οἱ δυναμικές γραμμές πού περνοῦν ἀπό τὸ πρωτεῦν πηνίο περνοῦν καὶ ἀπό τὸ δευτερεῦν, καὶ ἔξαρτᾶται ἀπό τὸ χρόνο τῆς μεταβολῆς τῆς μαγνητικῆς ροῆς, δηλ. $E_{\text{επ}} = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$

Απαραίτητα δργανα

1. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστῆ.
2. "Ενας πυρήνας ἀπό πυριτιοῦχο λαμαρίνα σὲ σχῆμα U
3. "Ενας πυρήνας ἀπό πυριτιοῦχο λαμαρίνα βραχύς.
4. "Ενας πυρήνας ἀπό πυριτιοῦχο λαμαρίνα μακρύς.
5. Δυό πηρίλια τῶν 600 σπειρῶν.
6. "Ενα κουτί ξηρῶν στοιχείων μέ 3 στῆλες τῶν 4,5 V.


7. "Ένας διακόπτης μπουτόν." Έτσι ποδιών είτε στακάδοςκυ χόστ αριστόνιζ. (i)
 8. "Ένα γαλβανόμετρο μηδενής σέ πηγή 300 σπειρόν. στακάδοιρα χόστ ήμ
 9. Μιά λάμπα 3,5 V, 200 mA σέ βάση.
 10. Δυό καλώδια μήκους 50 cm. μεταγωγή ρύθμολυτα πλήμοξαλομηνα2 (v)
 11. Δυό καλώδια μήκους 1 m. μεταγωγή πλήμοξαλομηνα
 12. "Ένα καλώδιο μήκους 30 cm. μεταρρυθμικό ρύθμολυτα πλήμοξαλομηνα
- Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως**


- a) Τοποθετούμε τα δύο πηγία στό τραπέζι μέ τον οχυρός οριζόντιους στήν ίδια εύθεια και σέ άποσταση 1-2 cm τό ένα από τό άλλο. Συνδέουμε τον οχυρός άκρο δέκτες τον ένός πηγίου μέ τον πόλον της πηγής σέ τάση 4,5 V, βάζοντας στό κύκλωμα τό διακόπτη, και τον οχυρός άκρο δέκτες τον άλλον πηγίου μέ τά καλώδια τον 1 m μέ τό πηγίο τον γαλβανόμετρου.

Έκτέλεση του πειράματος

- a) Κλείνουμε τό διακόπτη, δύπτε τό γαλβανόμετρο άποκλίνει έλαφρά. Η ΗΕΔ άπο έπαγωγή στά άκρα τον δευτερεύοντος πηγίου είναι μικρή. Λίγες μόνο δυναμικές τον μαγνητικού πεδίου τον πρωτεύοντος πηγίου περνούν άπο τό δευτερεύον (εἰκ. 233) και γι' αντό ή τιμή της μεταβολής της μαγνητικής ροής ΔΦ είναι μικρή. Ανοίγουμε τό διακόπτη. Τό γαλβανόμετρο άποκλίνει μέ άντιθετη φορά λίγο περισσότερο άπο πρίν.
- b) Βάζοντας μέσα στά δύο πηγία τό μακρύ πυρήνα της πυριτιούχου λαμαρίνας (εἰκ. 234) και έργαζόμαστε δύως και παραπάνω. Παρατηρούμε πώς τό γαλβανόμετρο άποκλίνει βίαια ώς τό άκρο της κλίμακας. Η ΗΕΔ στά άκρα τον

Εἰκ. 233 Εικ. 234

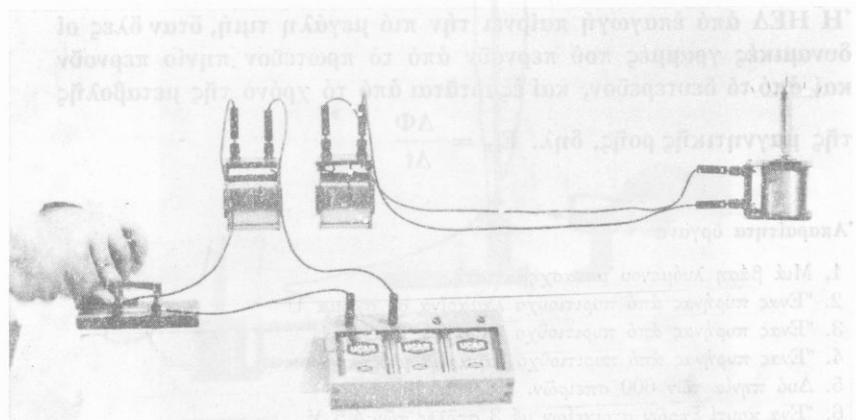

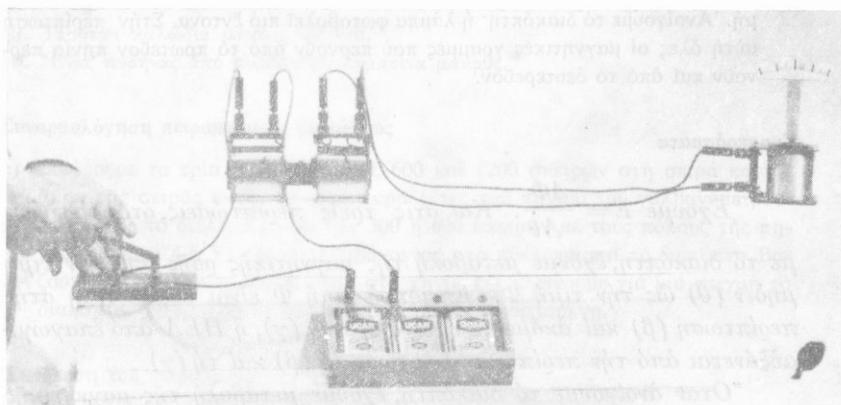


Εἰκ. 234

δευτερεύοντος πηνίου είναι πολύ μεγαλύτερη. Πολύ πιό πολλές μαγνητικές γραμμές τού μαγνητικού πεδίου τού πρωτεύοντος πηνίου περνοῦν άπό τό δευτερεύοντον έξαιτίας τής μαγνητικής διαπερατότητας τού σιδήρου.

*Αντί γιά τό γαλβανόμετρο βάζουμε στή θέση του τή λάμπα· ή λάμπα δέ φωτοβολεῖ.

- γ) Τοποθετούμε τόν πυρήνα πού έχει σχήμα U στή βάση τού λυόμενου μετασχηματιστή, προσαρμόζουμε σ' αύτόν τά δύο πηνία και στερεώνουμε πάνω άπό αύτά τό βραχύ πυρήνα. Έχουμε τώρα τά δύο πηνία συζευγμένα έπαγωγικά. Συνδέουμε τά πηνία δύος και πιό πάνω, τό ένα μέ τήν πηγή και τό άλλο μέ τή λάμπα. Κλείνουμε τό διακόπτη (εἰκ. 235): ή λάμπα φωτοβολεῖ γιά μιά στιγ-

Εἰκ. 235

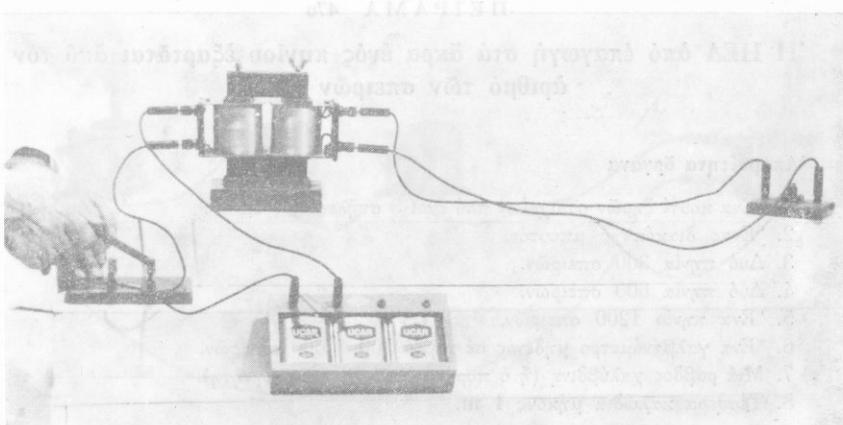

μή. Ἐνοίγουμε τό διακόπτη· ή λάμπα φωτοβιολεῖ πιό ξέντονα. Στήν περίπτωση αὐτή δύες οἱ μαγνητικές γραμμές πού περνοῦν ἀπό τό πρωτεύον πηνίο περνοῦν καὶ ἀπό τό δευτερεύον.

Συμπεράσματα

Ἐχονμε $E = \frac{\Delta\Phi}{At}$. Καὶ στίς τρεῖς περιπτώσεις, ὅταν κλείνουμε τό διακόπτη, ἔχουμε μεταβολή τῆς μαγνητικῆς ροῆς ἀπό τήν τιμή μηδέν (0) ὡς τήν τιμή Φ . Ἐπειδή ἡ τιμή Φ εἶναι μεγαλότερη στήν περίπτωση (β) καὶ ἀκόμα πιό μεγάλη στή (γ), ἡ ΗΕΔ ἀπό ἐπαγωγή αὐξάνεται ἀπό τήν περίπτωση (α) ποός τή (β) καὶ τή (γ)

Ὀταν ἀνοίγουμε τό διακόπτη, ἔχουμε μεταβολή τῆς μαγνητικῆς ροῆς ἀπό τήν τιμή Φ στήν τιμή μηδέν (0), δηλαδή τήν ἴδια, δύος καὶ ὅταν κλείνουμε τό διακόπτη. Ο χρόνος δύως At τῆς διακοπῆς τοῦ ορεύματος εἶναι πιό μικρός ἀπό τό χρόνο τῆς ἀποκαταστάσεως αὐτοῦ κι ἔτσι δ λόγος $E = \frac{\Delta\Phi}{At}$ εἶναι πιό μεγάλος. Η ΗΕΔ ἀπό ἐπαγωγή ἔξαρταται λοιπόν ἀπό τό λόγο $\frac{\Delta\Phi}{At}$ (εἶναι ἀνάλογη μέ τήν ταχύτητα τῆς μεταβολῆς τῆς μαγνητικῆς ροῆς).

ΠΕΙΡΑΜΑ 47ο

Η ΗΕΔ ἀπό ἐπαγωγή στά ἄκρα ἐνός πηνίου ἔξαρταται ἀπό τόν ἀριθμό τῶν σπειρῶν του

Ἀπαραίτητα ὅργανα

1. "Ενα κουτί ξηρῶν στοιχείων πού ἔχει 3 στῆλες τῶν 4,5 V.
2. "Ενας διακόπτης μπουτόν.
3. Δυό πηνία 300 σπειρῶν.
4. Δυό πηνία 600 σπειρῶν.
5. "Ενα πηνίο 1200 σπειρῶν.
6. "Ενα γαλβανόμετρο μηδενός σέ πηνίο 300 ή 600 σπειρῶν.
7. Μιά ράβδος γαλύβδινη (ἢ δ πυρήνας τοῦ ἡλεκτρομαγνήτη).
8. Τέσσερα καλώδια μήκους 1 m.

9. Τέσσερα καλώδια μήκους 30 cm.
 10. "Ενας πυρήνας άπό πυριτιούχο λαμαρίνα μακρύς.


Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως


- α) Συνδέουμε τά τρία πηνία τῶν 300, 600 και 1200 σπειρῶν στή σειρά και τά ίκρα τῆς σειρᾶς αὐτῆς μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ πηνίου τοῦ γαλβανόμετρου.
 β) Συνδέουμε τό δεύτερο πηνίο τῶν 300 ή 600 σπειρῶν μέ τούς πόλους τῆς πηγῆς σέ τάση 4,5 V, συμπεριλαμβάνοντας στό κύκλωμα και τό διακόπτη. Βάζουμε τή χαλύβδινη ράβδο μέσα στό πηνίο και κλείνουμε γιά μιά στιγμή τό διακόπτη. Ἡ χαλύβδινη ράβδος είναι τώρα μαγνητισμένη.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Βάζουμε και βγάζουμε γρήγορα τό μαγνήτη μέσα στό πρῶτο πηνίο τῶν 300 σπειρῶν. Παρατηροῦμε πώς τό γαλβανόμετρο ἀποκλίνει ἐλαφρά (εἰκ. 236). Κάνουμε τό ίδιο στό πηνίο τῶν 600 σπειρῶν τό γαλβανόμετρο ἀποκλίνει πιό πολύ. Τό γαλβανόμετρο ἀποκλίνει ἀκόμα πιό πολύ, ὅταν τό ίδιο γίνει στό πηνίο τῶν 1200 σπειρῶν. Ἡ ΗΕΔ ἀπό ἐπαγωγή αὐξάνεται μέ τόν ἀριθμό τῶν σπειρῶν τοῦ πηνίου.
 β) Τοποθετοῦμε πάνω ἀπό τό πηνίο τῶν 300 σπειρῶν τό ἄλλο πηνίο τῶν 300 ή 600 σπειρῶν και μέσα στά δύνα τό μακρύ πυρήνα τῆς πυριτιούχου λαμαρίνας. Συνδέουμε τούς ἀκροδέκτες τοῦ πάνω πηνίου μέ τήν πηγή τῶν 4,5 V και στό κύκλωμα βάζουμε στή σειρά τό ροοστάτη και τό διακόπτη. Κλείνουμε

Εἰκ. 236

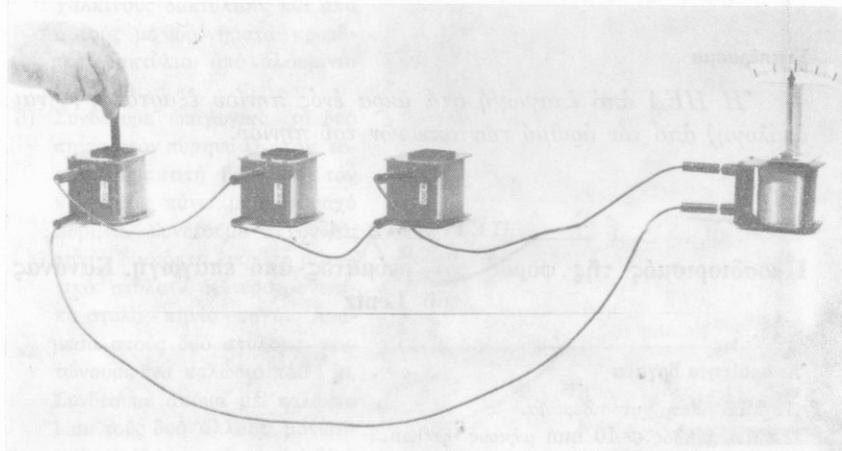

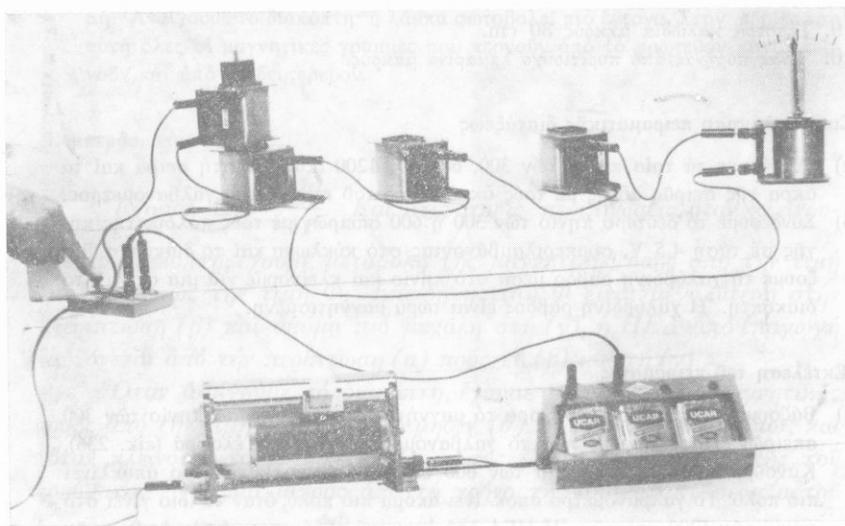

Εἰκ. 237

τό διακόπτη καί παρατηροῦμε πώς ή βελόνα τοῦ γαλβανόμετρου ἀποκλίνει. Ρυθμίζουμε τό ροοστάτη ἔτσι, πού, δταν κλείνονται τό διακόπτη, ή ἔνδειξη τοῦ γαλβανόμετρου νά είναι μικρή (εἰκ. 237). Μεταφέρουμε τό πάνω πηνίο μέ τόν πυρήνα σέ δύοια θέση πάνω ἀπό τό πηνίο τῶν 600 σπειρῶν κι ὅπερα τῶν 1200 σπειρῶν καί ξανακάνουμε τά ίδια. Βλέπουμε πώς ή ἀπόκλιση τοῦ γαλβανόμετρου μεγαλώνει μέ τόν ἀριθμό τῶν σπειρῶν τοῦ πηνίου.

Συμπέρασμα

**Η ΗΕΔ ἀπό ἐπαγωγή στά ἄκρα ἐνός πηνίου ἐξαρτᾶται (εἶναι ἀνάλογη) ἀπό τόν ἀριθμό τῶν σπειρῶν τοῦ πηνίου.*

ΠΕΙΡΑΜΑ 480

Προσδιορισμός τῆς φορᾶς τοῦ ρεύματος ἀπό ἐπαγωγή. Κανόνας τοῦ Lentz

*Απαραίτητα ὅργανα

1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος ϕ 10 mm μήκους 0,80 m.


3. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,30 m.
4. Δυό δρειχάλκινοι δακτύλιοι.
5. "Ενας σύνδεσμος άπλός (σταυρός).
6. "Ενα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
7. "Ενας δακτύλιος άπό άλουμίνιο ή χαλκό (άπό τή σειρά τῶν δακτύλων που άναπτεροῦν).
8. "Ενα νήμα κοινό μήκους 60-80 cm.
9. "Ενα κονί ξηρῶν στοιχείων που έχει 3 στήλες τῶν 4,5 V.
10. "Ενας διακόπτης μπουτόν.
11. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστῆ.
12. "Ενας πυρήνας άπό πυριτιούχο λαμαρίνα σέ σχήμα U.
13. "Ενας πυρήνας άπό πυριτιούχο λαμαρίνα βραχύς.
14. Δύο πηγία 600 σπειριδῶν.
15. Τέσσερις μονωτικοί στύλοι σέ βάσεις.
16. Δυό μαγνητικές βελόνες σέ κατακόρυφο ξέζονα.
17. Πέντε καλώδια μήκους 50 cm.
18. Τρία καλώδια μήκους 1 m.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

α) Βιδώνουμε πάνω στή βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m και πάνω σ' αὐτή στηρίζουμε μέ τό σύνδεσμο κοντά στό πάνω ἄκρο της δριζόντια τή ράβδο τῶν 0,30 m. Πάνω σ' αὐτή τή ράβδο στερεώνουμε τούς δύο δρειχάλκινους δακτύλιους και άπό αὐτούς μέ δυό νήματα κρεμᾶμε τό δακτύλιο άπό άλουμίνιο ή χαλκό.

β) Συνδέουμε ἐπαγωγικά τά δυό πηγία στόν πυρήνα U, τόν τοποθετοῦμε στή βάση και τόν κλείνουμε πάνω μέ τό βραχύ πυρήνα. Συνδέουμε σέ σειρά: πηγή - διακόπτη - πρῶτο μονωτικό στύλο - δεύτερο μονωτικό στύλο - πηνίο - πηγή. Ἀνάμεσα στούς δυό στύλους τεντώνουμε ἔνα καλώδιο τοῦ 1 m. Συνδέουμε ἀκόμα μέ καλώδιο 1 m τούς δυό ἄλλους μονωτικούς στύλους και τόν καθένα

Eik. 238

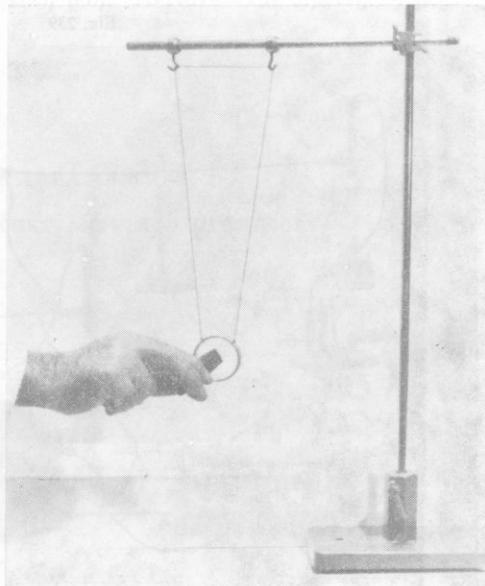

293

άπό αὐτούς μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ ἄλλου πηνίου. Τοποθετοῦμε κάτω ἀπό τὰ τεντωμένα ἀνάμεσα στούς μονωτικούς στύλους καλώδια τίς μαγνητικές βελόνες καὶ τὰ προσανατολίζουμε κατά τή διεύθυνση τοῦ μαγνητικοῦ μεσημβρινοῦ (διεύθυνση τοῦ μεγάλου ἕξοντα τῆς μαγνητικῆς βελόνας).


Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Πλησιάζουμε σιγά σιγά τὸ ραβδόμορφο μαγνήτη στόν κρεμασμένο δακτύλιο. Παρατηροῦμε πώς ὁ δακτύλιος μένει ἀκίνητος, ἀνεπηρέαστος ἀπό τὸ μαγνήτη (εἰκ. 238). Πλησιάζουμε τό μαγνήτη γρήγορα στό δακτύλιο, προσπαθώντας νά τόν περάσουμε μέσα στό δακτύλιο. Ὁ δακτύλιος ἀπωθεῖται. Βάζουμε τό μαγνήτη μέσα στό δακτύλιο καὶ τόν κρατᾶμε ἀκίνητο. Τόν βγάζουμε ὑπέριστα πολὺ γρήγορα παρατηροῦμε πώς ὁ δακτύλιος ἔλκεται ἀπό τὸ μαγνήτη.

Καὶ στίς δύο περιπτώσεις ὁ δακτύλιος διαρρέεται ἀπό ἐπαγωγικό ρεῦμα καὶ γίνεται μαγνήτης μέ τόν ὄμώνυμο πόλο πρός τόν πόλο τοῦ μαγνήτη πού πλησιάζει, γι' αὐτό καὶ ἀπωθεῖται, καὶ μέ ἐτερώνυμο πόλο πρός τόν πόλο τοῦ μαγνήτη πού ἀπομακρύνεται, καὶ γι' αὐτό ἔλκεται.

Καὶ στίς δύο περιπτώσεις τό ρεῦμα ἀπό ἐπαγωγή ἔχει τέτοια φορά, πού προσπαθεῖ νά διατηρήσει σταθερή τή μαγνητική ροή πού περνᾷ ἀπό τό δακτύλιο, νά ἔξουδετερώσει δῆλ. τή μεταβολή τῆς μαγνητικῆς ροής πού είναι ἡ αἵτια τῆς παραγωγῆς τοῦ ἐπαγωγικοῦ ρεύματος.

Εἰκ. 239

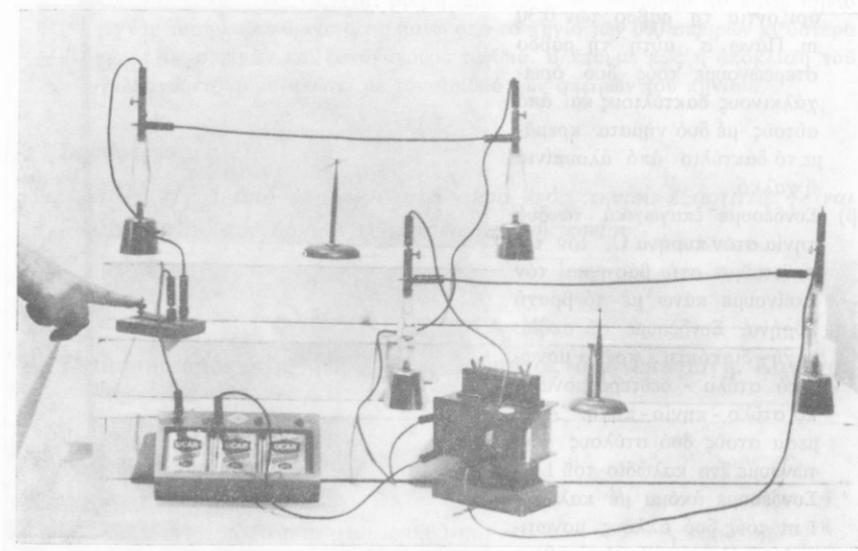

- β) Κλείνουμε τό διακόπτη τής β' συνδεσμολογίας και παρατηρούμε πώς διέρεις πόλος τής βελόνας πού είναι στό κύκλωμα πού έχει τήν πηγή (τό πρωτεύον) κινεῖται πρός μιά φορά, ένδιο διέρεις πόλος τής βελόνας τοῦ άλλου κυκλώματος (δευτερεύοντος) κινεῖται για μιά στιγμή μέ αντίθετη φορά (εἰκ. 239). "Οταν κλείσει διακόπτης, ή μαγνητική ροή πού περνᾷ άπό τό δευτερεύον πηγίο μεταβάλλεται άπό τήν τιμή μηδέν (0) δις τήν τιμή Φ. Τό δευτερεύον πηγίο διαρρέεται άπό ρεῦμα άντιθετης φορᾶς ἔτσι, πού νά δημιουργηθεῖ μαγνητική ροή πού πάει νά έξουδετερώσει αὐτή πού προέρχεται άπό τό πρωτεύον Φ. Άνοιγουμε τό διακόπτη ή βελόνα τοῦ δευτερεύοντος κυκλώματος στρέφεται τώρα άντιθετα πρός τήν προηγούμενη φορά ή διόρροπα πρός τήν φορά τοῦ πρωτεύοντος κυκλώματος. Κατά τό άνοιγμα τοῦ διακόπτη ή μαγνητική ροή πού περνᾷ άπό τό δευτερεύον μεταβάλλεται άπό τήν τιμή Φ δις τήν τιμή μηδέν (0). Τό ρεῦμα άπό έπαγωγή πού άναπτύσσεται είναι διόρροπο πρός τό ρεῦμα τοῦ πρωτεύοντος κυκλώματος και πάει νά διατηρήσει σταθερή τή μαγνητική ροή Φ.

Συμπέρασμα

Τό ρεῦμα άπό έπαγωγή, τό όποιο διφεύλεται στή μεταβολή τής μαγνητικῆς ροῆς πού περνᾶ άπό τόν άγωγό, έχει τέτοια φορά, πού πάει νά διατηρήσει σταθερή τή μαγνητική ροή. Αντιστέκεται δηλαδή στήριγμα πού τό δημιουργεῖ.

ΠΕΙΡΑΜΑ 49ο

Ἐπίδειξη συσκευῆς δακτύλιων πού άναπτηδοῦν

Απαραίτητα ὅργανα

1. "Ἐνας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστῆς.
3. "Ἐνας πυρήνας σέ σχῆμα U άπό πυριτιούχο λαμαρίνα.
4. "Ἐνας πυρήνας διπό πυριτιούχο λαμαρίνα μακρύς.
5. Μιά σειρά δακτύλιων πού άναπτηδοῦν.
6. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
7. "Ἐνα καλώδιο μήκους 0,50 m.
8. "Ἐνας διακόπτης μπουτόν.
9. "Ἐνα πηγίο 300 σπειρῶν.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- Στερεώνουμε στή βάση τού λυόμενο μετασχηματιστή τόν πυρήνα πού έχει σχήμα U και προσαρμόζουμε στό ένα σκέλος του τό πηνίο. Πάνω στό ίδιο σκέλος και πάνω άπό τό πηνίο βιδώνουμε τό μακρύ πυρήνα κατακόρυφο.
- Συνδέουμε τά άκρα τού πηνίου πρός τούς πόλους τού μετασχηματιστή σέ τάση 20, 30, 55, ή 110 V, βάζοντας στό κύκλωμα και τό διακόπτη.


Έκτέλεση τού πειράματος

- Τοποθετοῦμε στό πηνίο τούς διλόκληρους δακτύλιους άπό άλουμίνιο ή χαλκό και κλείνουμε γιά μιά στιγμή τό διακόπτη. Οι δακτύλιοι άναπτηδούν σέ άρκετό ύψος, πού έξαρταται άπό τήν τάση πού έφαρμόζουμε στό πηνίο (εἰκ. 240).
- Βγάζοντας τούς δακτύλιους και βάζοντας στή θέση τούς τόν κομμένο δακτύλιο και κλείνουμε πάλι γιά μιά στιγμή τό διακόπτη. Δέν παρατηροῦμε καμιά κίνηση τού δακτύλου.

Συμπεράσματα

Στήνη πρώτη περίπτωση στούς δακτύλιους δημιουργεῖται έπαγω-

Εἰκ. 240

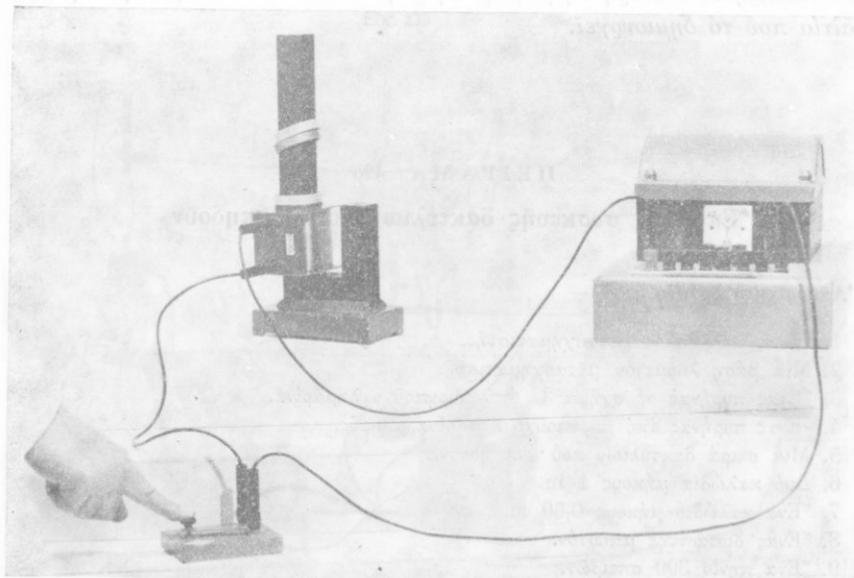

γικό ρεῦμα ἐναλλασσόμενο, ὅπως καὶ τὸ πρωτεῖον, σέ κάθε στιγμῇ ὅμως ἀντίστοιχο πρός αὐτό. Ἔτσι ἀνάμεσα στό πηνίο καὶ τούς δακτύλιους ἀναπτύσσονται μαγνητικές δυνάμεις ἀποστικές καὶ οἱ δακτύλιοι ἀναπτηδοῦν.

"Οταν δὲ δακτύλιος εἶναι κομμένος, δέν κυκλοφορεῖ σ' αὐτόν ἡ-λεκτρικό ρεῦμα καὶ δέν μπορεῖ νά ἔποστει καμιά ἄποση.

ΠΕΙΡΑΜΑ 506


Πειραματική ἐπίδειξη τοῦ φαινομένου τῆς αὐτεπαγωγῆς, ὅταν διακόπτεται τὸ ρεῦμα στό κύκλωμα

*Απαραίτητα ὅργανα

1. "Ἐνα κουτί ἔχοντα στοιχείων πού ἔχει 3 στῆλες τῶν 4,5 V.
2. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστῆ.
3. "Ἐνας πυρήνας ἀπό πυριτιούχο λαμαρίνα σέ σχῆμα U.
4. "Ἐνας πυρήνας ἀπό πυριτιούχο λαμαρίνα βραχύς.
5. "Ἐνα πηνίο 300 σπειρῶν.
6. Μιά λάμπα 3,5 V σέ βάση.
7. "Ἐνας διακόπτης μπουτόν.
8. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
9. Δυό καλώδια μήκους 50 cm.
10. Δυό καλώδια μήκους 30 cm.
11. Δυό πολλαπλά βύσματα.
12. "Ἐνας ροοστάτης 10 Ω, 5 A.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Στερεώνουμε στή βάση τοῦ λυόμενου μετασχηματιστή τόν πυρήνα πού ἔχει σχῆμα U καὶ θέτουμε στό ἔνα σκέλος του τό πηνίο μέ τίς 300 σπειρες. Συμπληρώνουμε κλειστό μαγνητικό κύκλωμα, βάζοντας ἀπό πάνω τό βραχύ πυρήνα.
- β) Συνδέουμε μέ τούς πόλους τῆς πηγῆς σέ τάση 4,5 V τό ροοστάτη, τό διακόπτη καὶ τό πηνίο στή σειρά.
- γ) Συνδέουμε τή λάμπα παράλληλα (σέ διακλάδωση) μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ πηνίου μέ τή βοήθεια τῶν πολλαπλῶν βυσμάτων.

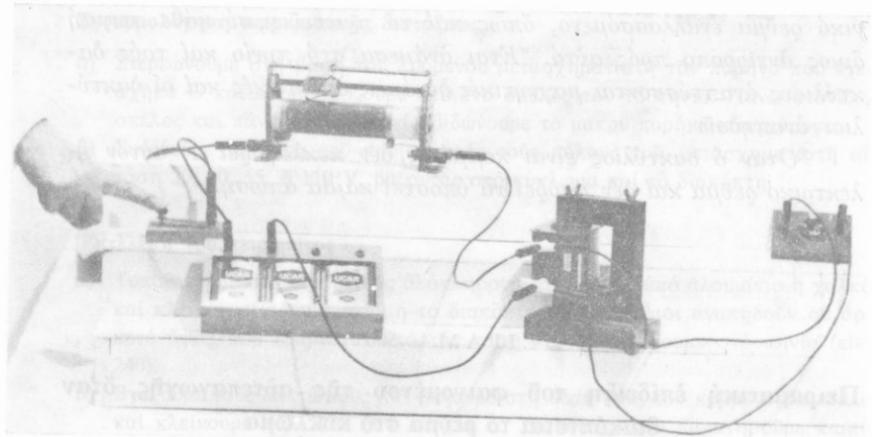

Eik. 241

*Εκτέλεση του πειράματος

- Κλείνουμε τό διακόπτη (εἰκ. 241). Τό ηλεκτρικό ρεῦμα διακλαδίζεται στούς άκροδέκτες τοῦ πηνίου καὶ διαρρέει τό πηνίο καὶ τή λάμπα παράλληλα. Κανοίζουμε μέ τό ροοστάτη νά φωτοβολεῖ ή λάμπα πάρα πολὺ λίγο.
- Ανοίγουμε τό διακόπτη. Ή λάμπα φωτοβολεῖ ἔντονα γιά μιά στιγμή, τή στιγμή τῆς διακοπῆς τοῦ ρεύματος. Κατά τή στιγμή τῆς διακοπῆς τοῦ ρεύματος στούς άκροδέκτες τοῦ πηνίου δημιουργεῖται ἀπό αὐτεπαγωγή ΗΕΔ διμόρροπη, σύμφωνα μέ τόν κανόνα τοῦ Lenz, μέ τήν τάση τῆς πηγῆς, πού προστίθεται σ' αὐτή καὶ ἔχει ώς ἀποτέλεσμα νά δημιουργήσει ἔντονο ρεῦμα στό κύκλωμα τῆς λάμπας.

Συμπέρασμα

Κατά τή διακοπή τοῦ ρεύματος σέ κύκλωμα πού ἔχει πηνίο ἀ-γαπτύσσεται στά ἄκρα τον ΗΕΔ ἀπό αὐτεπαγωγή διμόρροπη μέ τήν ΗΕΔ τοῦ ρεύματος πού διακόπηκε.

Τούτη η απόπειρα δείχνει ότι μετατρέπεται τό ρεύμα που διακόπηκε σε ένα διμόρροπο ρεύμα που διατηρεῖται στά ἄκρα τον ΗΕΔ μέ τήν διακοπή τοῦ ρεύματος που διακόπηκε. Αυτό σημαίνει ότι τό διμόρροπο ρεύμα που διατηρεῖται στά ἄκρα τον ΗΕΔ μέ τήν διακοπή τοῦ ρεύματος που διακόπηκε είναι τό διμόρροπο ρεύμα που διατηρεῖται στά ἄκρα τον ΗΕΔ μέ τήν διακοπή τοῦ ρεύματος που διακόπηκε.

**Καθυστέρηση τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ ρεύματος σὲ κύκλωμα πού
ἔχει αὐτεπαγωγή**


***Απαραίτητα ὅργανα**

1. Ἐνα κουτί ξηρῶν στοιχείων μέ τρεῖς στήλες τῶν 4,5 V.
2. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστῆ.
3. "Ἐνας πυρήνας ἀπό πυριτιοῦχο λαμαρίνα σέ σχῆμα U.
4. "Ἐνας πυρήνας ἀπό πυριτιοῦχο λαμαρίνα βραχύς.
5. "Ἐνα πηνίο 1200 σπειρῶν.
6. Δυό λάμψεις 3,5 V σέ βάσεις.
7. "Ἐνας διακόπτης μπουτόν.
8. "Ἐνας ροοστάτης 10 Ω, 5 A.
9. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
10. Δυό καλώδια μήκους 50 cm.
11. Τρία καλώδια μήκους 30 cm.
12. Δυό πολλαπλά βύσματα.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Στερεώνουμε πάνω στή βάση τοῦ λυόμενου μετασχηματιστῆ τόν πυρήνα πού ἔχει σχῆμα U καί βάζουμε στό ἔνα σκέλος του τό πηνίο τῶν 1200 σπειρῶν. Συμπληρώνουμε κλειστό μαγνητικό κύκλωμα, τοποθετώντας τό βραχύ

Eik. 242

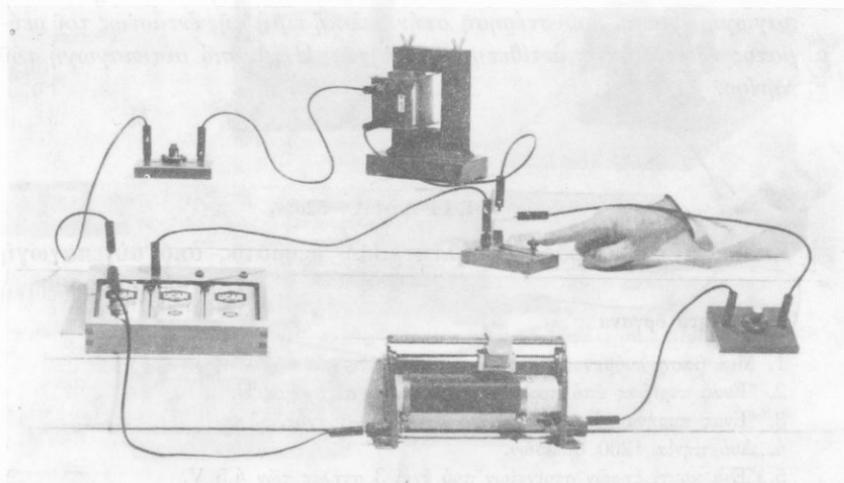

- πυρήνα και στερεόνοντάς τον σταθερά μέ τις βίδες (πεταλούδες).
- β) Συνδέουμε σέ σειρά μέ τους πόλους της πηγής σέ τάση 4,5 V τό διακόπτη, τή μιά λάμπα και τό πηνίο.
- γ) Συνδέουμε άκόμα σέ σειρά μέ τόν έναν πόλο της πηγής και μέ τόν άκροδέκτη τού διακόπτη τό ροοστάτη και τήν ολλη λάμπα έτσι, πού τά δυό κυκλώματα νά είναι συνδεμένα παράλληλα (σέ διακλάδωση).

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Κλείνουμε τό διακόπτη και ρυθμίζουμε τό ροοστάτη, ώσπου ή φωτιστικότητα στίς δυό λάμπες νά είναι ή ίδια. Άνοιγουμε τό διακόπτη, πού έξαιτίας της θέσεώς του διακόπτονται και τά δυό κυκλώματα μέ τό άνοιγμά του.
- β) Κλείνουμε τό διακόπτη και παρατηρούμε πώς φωτοβολεῖ πρώτα ή λάμπα τοῦ κυκλώματος πού έχει τό ροοστάτη και υστερά ή λάμπα τοῦ κυκλώματος πού έχει τό πηνίο (εἰκ. 242). Μόλις κλείσουμε τό διακόπτη, ή λάμπα τοῦ πρώτου κυκλώματος φωτοβολεῖ. Στό δεύτερο ζημιά κύκλωμα, πού έχει τήν αὐτεπαγωγή, ή ένταση τοῦ ρεύματος άργει νά πάρει τήν πιό μεγάλη τιμή έξαιτίας της άναπτυσσόμενης άντιρροπής ΗΕΔ τοῦ πηνίου. "Έτσι μέ τό νά έχουμε σάν δείχτη τήν πρώτη λάμπα καταλαβαίνουμε τήν καθυστέρηση της άποκαταστάσεως τοῦ ρεύματος έξαιτίας της αὐτεπαγωγής.
- Συμπέρασμα**

"Όταν κλείνουμε ένα διακόπτη σ' ένα κύκλωμα πού έχει αὐτεπαγωγή, έχουμε καθυστέρηση στήν τελική τιμή της έντάσεως τοῦ ρεύματος έξαιτίας της άντιθετης φορᾶς της ΗΕΔ άπό αὐτεπαγωγή τοῦ πηνίου.

ΠΕΙΡΑΜΑ 52ο

Έπιδειξη της φορᾶς τοῦ ήλεκτρικοῦ ρεύματος από αὐτεπαγωγή

Άπαραίτητα δργανα

1. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστή.
2. "Ένας πυρήνας άπό πυριτιούχο λαμαρίνα σέ σχήμα U.
3. "Ένας πυρήνας άπό πυριτιούχο λαμαρίνα βραχύς.
4. Δυό πηνία 1200 σπειρῶν.
5. "Ένα κουτί ξηρῶν στοιχείων πού έχει 3 στήλες τῶν 4,5 V.


6. "Ενας ροοστάτης $10\ \Omega$, 5 A.
 7. "Ενας διακόπτης άπλος μαχαιρωτώς.
 8. "Ενα μιλλιαμπερόμετρο συνεχούς ρεύματος (D.C.).
 9. Τρία καλώδια μήκους 50 cm.
 10. Τρία καλώδια μήκους 30 cm.
 11. Δυό μπανάνες διχαλωτές.
 12. "Ενα πολλαπλό βύσμα.

προσφέρεται διαθέσιται."

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- α) Στερεώνουμε πάνω στή βάση τον λυόμενο μετασχηματιστή τόν πυρήνα σέ σχήμα U και βάζουμε σ' αύτόν τά δύο πηνία. Τά βραχυκυκλώνουμε μέ ενα καλόδιο 30 cm και προσέχουμε νά περνᾷ τό ρεύμα και άπο τά δύο πηνία κατά τήν ίδια φορά.
 β) Συνδέουμε μέ τούς πόλους τής πηγής σέ τάση 4,5 V τό ροοστάτη ποτενσιομετρικά και βάζουμε στό κύκλωμα και τό διακόπτη.
 γ) Συνδέουμε τους άκροδέκτες τον ροοστάτη (τόν άκροδέκτη τον δρομέα κι εναν άπο τούς δυό άλλους) μέ τή βοήθεια τον πολλαπλού βύσματος στή σειρά μέ τά πηνία και τό μιλλιαμπερόμετρο σέ κλιμακα 100 mA.

Eik. 243

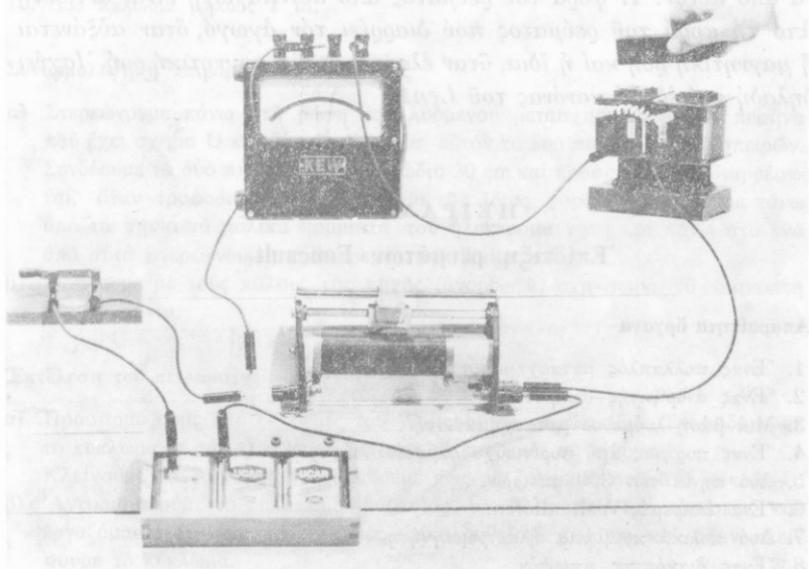

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Κλείνουμε τό διακόπτη καὶ ρυθμίζουμε τήν τάση ἔτσι, πού ὁ δείχτης τοῦ μιλλιαμπερόμετρου νά βρίσκεται στή μέση τῆς κλίμακας (50 mA). Παίρνουμε τό βραχύ πυρήνα καὶ ἀπό ἀπόσταση περίπου 15 cm πάνω ἀπό τά πηνία (μέ τόν πυρήνα U) κάνουμε μιά ἀπότομη κίνηση πλησιάζοντάς τον στόν πυρήνα U (εἰκ. 243). Παρατηροῦμε πώς ὁ δείχτης τοῦ μιλλιαμπερόμετρου κινεῖται πρός τίς μικρότερες τιμές τῆς κλίμακας καὶ ξαναγυρίζει στή θέση του. Κατά τό πλησίασμα τοῦ πυρήνα δημιουργήθηκε γιά μιά στιγμή ἔνα ρεῦμα ἀντίθετης φορᾶς. Ρεῦμα ἀπό αὐτεπαγωγή.⁷ Ή μαγνητική ροή πού περνᾷ ἀπό τά πηνία μεγάλωσε, γιατί κατά τό πλησίασμα τοῦ πυρήνα μεγάλωσε ἡ μαγνητική επαγωγή.
- β) Απομακρύνουμε τόν πυρήνα. Παρατηροῦμε πώς ὁ δείχτης τοῦ μιλλιαμπερόμετρου κινεῖται πρός τίς μεγαλύτερες τιμές τῆς κλίμακας. Δημιουργήθηκε ρεῦμα ἀπό αὐτεπαγωγή τῆς ἴδιας φορᾶς μ' ἀντό πού διαρρέει τό πηνίο, γιατί ἐλαττώθηκε ἡ μαγνητική ροή.

Συμπέρασμα


Τό ρεῦμα ἀπό αὐτεπαγωγή δημιουργεῖται σ' ἔναν ἀγωγό πού διαρρέεται ἀπό ρεῦμα, δταν μεταβάλλεται ἡ μαγνητική ροή πού περνᾶ ἀπό αντόν. Ή φορά τοῦ ρεύματος ἀπό αὐτεπαγωγή είναι ἀντίθετη ἀπό τή φορά τοῦ ρεύματος πού διαρρέει τόν ἀγωγό, δταν αὐξάνεται ἡ μαγνητική ροή καὶ ἡ ἴδια, δταν ἐλαττώνεται ἡ μαγνητική ροή. Ισχύει δηλαδή καὶ ἐδῶ ὁ κανόνας τοῦ Lentz.

ΠΕΙΡΑΜΑ 53ο

Ἐπίδειξη ρευμάτων Foucault

Ἀπαραίτητα ὅργανα

1. "Ἐνας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. "Ἐνας ἀνορθωτής σεληνίου.
3. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστῆ.
4. "Ἐνας πυρήνας ἀπό πυριτοῦ χρώ λαμαρίνα σέ σχημα U.
5. Δυό πηνία τῶν 300 σπειρῶν.
6. "Ἐνα ἔκρεμές Waltenhofen.
7. Δυό πολικά κομμάτια ἡλεκτρομαγνήτη.
8. "Ἐνας διακόπτης μποντόν.

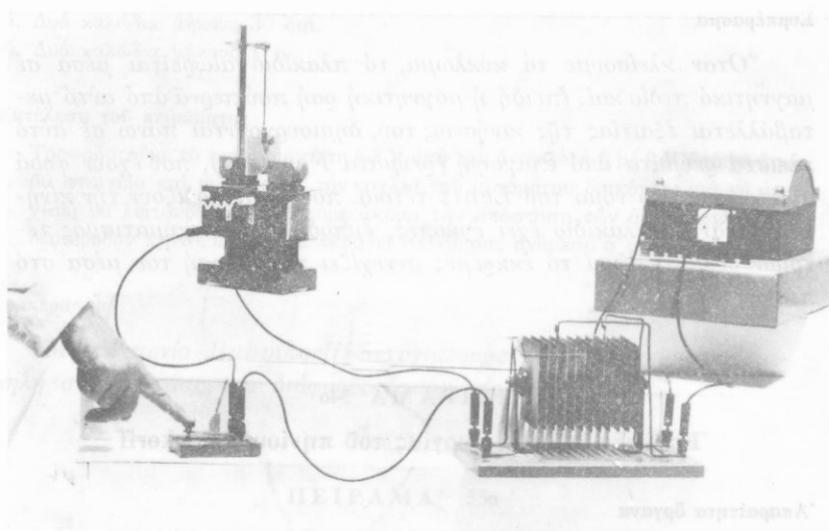

Εικ. 244

9. Τέσσερα καλώδια τῶν 30 cm.

10. Δυό καλώδια μήκους 1 m.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- Στερεώνουμε πάνω στή βάση τοῦ λυδίου μετασχηματιστή τόν πυρήνα πού έχει σχῆμα U και θέτουμε πάνω σ' αὐτόν τά δύο πηνία τῶν 300 σπειρών. Συνδέουμε τά δύο πηνία μέ ένα καλώδιο 30 cm και προσέχουμε νά διαρρέονται, όταν τροφοδοτηθοῦν, ἀπό ρεύμα τῆς ίδιας φοράς. Στερεώνουμε πάνω ἀπό τά πηνία τά πολικά κομμάτια τοῦ ήλεκτρομαγνήτη και πάνω στό ένα ἀπό αὐτά στερεώνουμε τό έκκρεμές τοῦ Waltenhofen.
- Συνδέουμε μέ τούς πόλους τῆς πηγῆς (ἀνορθωτῆ) στή σειρά τό διακόπτη και τά πηνία.

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

- Προσαρμόζουμε στό έκκρεμές τοῦ Waltenhofen τό πλακίδιο. Τροφοδοτοῦμε τό κύκλωμα μέ τάση 20 V και θέτουμε τό έκκρεμές σέ κίνηση. Κλείνουμε τό διακόπτη και βλέπουμε πώς τό έκκρεμές σταματᾶ (εἰκ. 244).
β) Αντικαθιστοῦμε τό πλακίδιο βάζοντας τό ἄλλο πού έχει ἐγκοπές και ἐργαζόμαστε τό ίδιο. Τό έκκρεμές ἔξακολουθεῖ νά κινεῖται και όταν κλείσουμε τό κύκλωμα.

"Όταν κλείσουμε τό κύκλωμα, τό πλακίδιο αἰωρεῖται μέσα σέ μαγνητικό πεδίο καί, ἐπειδή ή μαγνητική ροή πού περνᾶ ἀπό αὐτό μεταβάλλεται ἔξαιτίας τῆς κινήσεως του, δημιουργοῦνται πάνω σέ αὐτό κλειστά φεύγατα ἀπό ἐπαγωγή (φεύγματα Foucault), πού ἔχουν φορά σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ Lentz τέτοια, πού νά ἐμποδίζονται τήν κίνησή. "Όταν τό πλακίδιο ἔχει ἐγκοπές, ἐμποδίζεται ὁ σχηματισμός τέτοιων φεύγμάτων καί τό ἐκκρεμές συνεχίζει τήν κίνησή του μέσα στό πεδίο.


ΠΕΙΡΑΜΑ 54ο

Ἐπίδειξη τῆς λειτουργίας τοῦ πηνίου Ruhmkorff

*Απαραίτητα ὅργανα

1. "Ἐνας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. "Ἐνας ἀναρθρωτής σεληνίου.
3. "Ἐνα κουτί ξηρῶν στοιχείων πού ἔχει 3 στήλες τῶν 4,5 V.
4. "Ἐνα πηνίο Ruhmkorff.

Εἰκ. 245

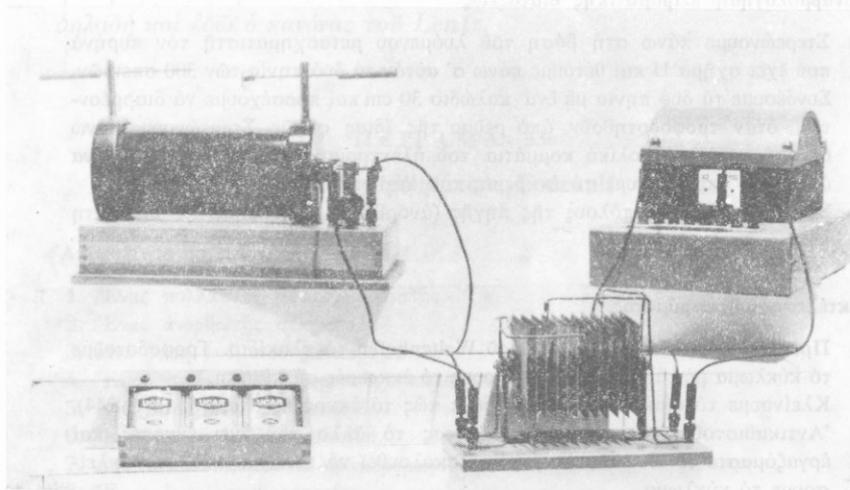

- Δυό καλώδια μήκους 30 cm.
- Δυό καλώδια μήκους 1 m.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

Τροφοδοτοῦμε τό πηνίο μέ τάση 6-8 V ἀπό τόν ἀνορθωτή ή μέ 9 V ἀπό τά ξηρά στοιχεῖα καὶ ρυθμίζουμε τόν κοχλία τοῦ αὐτόματου διακόπτη, γιά νά ἀρχίσει νά λειτουργεῖ. Ρυθμίζουμε ἀκόμα τήν ἀπόσταση τῶν ἀκροδεκτῶν στό δευτερεύον πηνίο, ὥσπου νά ἐκραγεῖ σπινθήρας ἀνάμεσα σ' αὐτούς (εἰκ. 245).

Συμπέρασμα


Μέ τό πηνίο Ruhmkorff πετυχαίνομε ψηλές τάσεις ἀπό χαμηλή συνεχή τάση, γιά διάφορες ἔφαρμογές.

ΠΕΙΡΑΜΑ 55ο

Συναρμολόγηση καὶ λειτουργία κινητήρα - γεννήτριας

*Απαραίτητα ὅργανα

- "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
- "Ενας ἀνορθωτής σεληνίου 55 V, 10 A.
- "Ενα κούτι ξηρῶν στοιχείων πού ἔχει 3 στήλες τῶν 4,5 V.
- Μιά βάση γιά τή συναρμολόγηση τοῦ συστήματος κινητήρα - γεννήτριας.
- "Ενας πυρήνας ἀπό πυριτιούχο λαμαρίνα σέ σχῆμα U.
- "Ενας πυρήνας ἀπό συμπαγή χυτοσίδηρο σέ σχῆμα U.
- "Ενας ἡλεκτρικός κινητήρας (ἐπαγγέας - ἐπαγγώγιμο σέ σχῆμα τυμπάνου).
- Μιά ἡλεκτρική γεννήτρια (ἐπαγγέας - ἐπαγγώγιμο σχῆμα διπλοῦ ταῦ [I]).
- "Ενας ίμάντας συνδέσων τοῦ κινητήρα μέ τή γεννήτρια.
- Μιά λάμπα 1,5 V σέ βάση.
- "Ενα γαλβανόμετρο μηδενός μέ πηνίο 300 σπειρῶν.
- Μιά λάμπα 6-8 V σέ βάση.
- Τέσσερα πολλαπλά βίσματα.
- Τέσσερα καλώδια μήκους 1 m.
- Τέσσερα καλώδια μήκους 50 cm.
- Τέσσερα καλώδια μήκους 30 cm.
- Τέσσερα πηνία 300 ή 600 σπειρῶν η δυό πηνία 300 καὶ δυό τῶν 600 σπειρῶν.
- "Ενας διακόπτης ἀναστροφέας.
- "Ενας διακόπτης ἀπλός μαχαιριώτης.

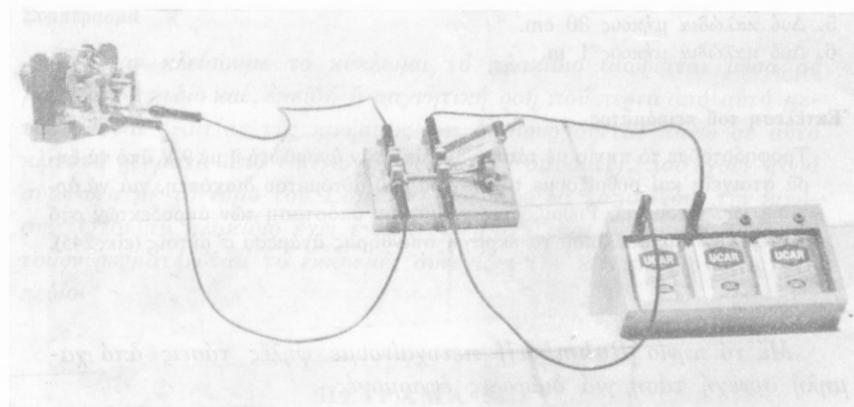

Εἰκ. 246

20. "Ενα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.
21. "Ενα κομμάτι γερό νῆμα μήκους 50 cm περίπου.


Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Βιδώνουμε στή βάση τους δύο πυρήνες που έχουν σχήμα U και τοποθετούμε σ' αυτούς τά πηνία άνά δύο όμοια, προσέχοντας νά διαρρέονται άπό ρεύμα της ίδιας φορᾶς, δταν τροφοδοτηθοῦν, γιατί τότε τά δύο οκρα του πυρήνα γίνονται έτερώνυμοι πόλοι.
- b) Παίρνουμε τόν ήλεκτρικό κινητήρα και στό κάτω μέρος του (στήν περιοχή πού τόν στηρίζουμε στόν πυρήνα U) προσκολλάμε τους δύο ραβδόμορφους μαγνήτες μέ τους διμώνυμους πόλους πρός τό ίδιο μέρος.

***Έκτέλεση τοῦ πειράματος**

A. Κινητήρας καὶ γεννήτρια μέ έπαγωγέα μόνιμο μαγνήτη.

- a) Συνδέουμε τους δύο άκρων του ήλεκτρικού κινητήρα μέ τους πόλους τής πηγής (κοντί ξηρῶν στοιχείων σέ τάση 4,5 V ή άνορθωτής σέ τάση 4-6 V), βάζοντας στό κύκλωμα καὶ τό διακόπτη άναστροφέα. Κλείνουμε τό διακόπτη· παρατηροῦμε τότε πώς τό έπαγωγιμο περιστρέφεται. Ὁ κινητήρας λειτουργεῖ. Αναστρέφουμε τή φορά τοῦ ρεύματος· άναστρέφεται τότε καὶ ή φορά περιστροφής τοῦ κινητήρα (εἰκ. 246).
- b) Αποσυνδέουμε τήν πηγή καὶ τό διακόπτη καὶ στοὺς άκρων του κινητήρα συνδέουμε τή λάμπα τῶν 1,5 V. Τυλίγουμε τό νῆμα στήν τροχαλία τοῦ έπαγώγιμου καὶ τραβώντας τό άπότομα προκαλοῦμε μιά γρήγορη περιστροφή (εἰκ. 247). Ἡ λάμπα τότε φωτοβολεῖ. Ὁ κινητήρας λειτουργεῖ τώρα σάν γεννήτρια.

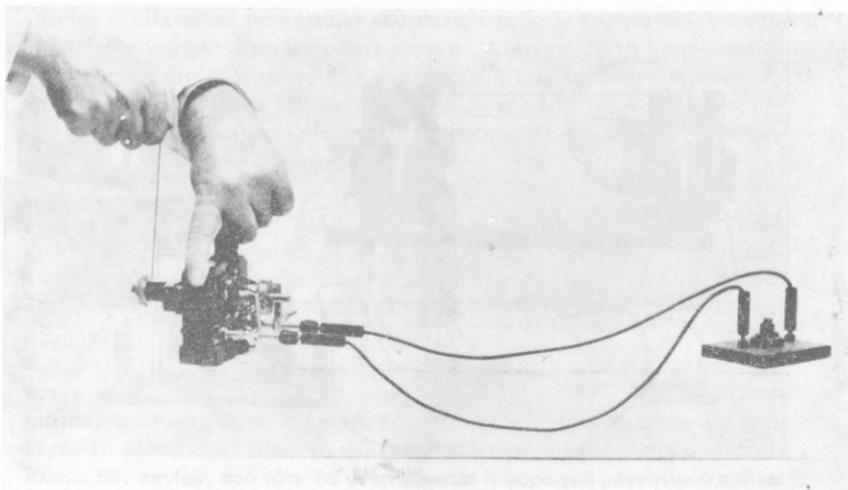

Εἰκ. 247

γ) Ξανακάνουμε τά ίδια, βάζοντας τή γεννήτρια άντι τοῦ κινητήρα μέ τίς ψηκτρες σ' ἐπαφή μέ τούς ήμιδιακτύλιους. Τά ἀποτελέσματα είναι τά ίδια. "Αν ἔχουμε τίς ψηκτρες σ' ἐπαφή μέ τούς διακτύλιους πού δέν είναι κομμένοι στή μέση, ἔχουμε τότε γεννήτρια ἐναλλασσόμενο ρεύματος.


B. Κινητήρας καὶ γεννήτρια μέ ἐπαγωγέα ἡλεκτρομαγνήτη.

a) Σύνδεση ἐπαγωγέα καὶ ἐπαγώγιμου στή σειρά.

Στόν ἔναν πυρήνα ἀπό πυριτιούχο λαμαρίνα σέ σχῆμα U πάνω ἀπό τά πηνία προσαρμόζουμε τόν ἡλεκτρικό κινητήρα καὶ στόν ἄλλο πυρήνα τή γεννήτρια. Συνδέουμε μέ τέσσερα καλώδια μήκους 30 cm τούς ἐπάνω ἀκροδέκτες τῶν τεσσάρων πηνίων μέ τούς ἀκροδέκτες τῶν ἐπαγώγιμων πού βρίσκονται ἀπό πάνω τους. "Ετσι ἔχουμε συνδέσει τούς ἐπαγωγεῖς καὶ τά ἐπαγώγιμα στή σειρά.

Συνδέουμε τούς δύο ἀκροδέκτες πού ἔμειναν στήν πρώτη διάταξη (σχῆμα τυμπάνου) μέ τούς πόλους τῆς πηγῆς σέ τάση 8-10 V, βάζοντας στό κύκλωμα καὶ τόν ἀναστροφέα. Κλείνουμε τό διακόπτη καὶ παρατηροῦμε πώς ή συσκευή λειτουργεῖ σάν κινητήρας. Προσέχουμε τή φορά τῆς περιστροφῆς. "Αναστρέφουμε τή φορά τοῦ ρεύματος, δόποτε ή φορά τῆς περιστροφῆς δέν ἀλλάζει, δηλαδή ή περιστροφή είναι ἀνεξάρτητη ἀπό τή φορά τοῦ ρεύματος. Αὐτό γίνεται, γιατί ή ἀναστροφή τῆς φορᾶς τοῦ ρεύματος ἔχει σάν ἀποτέλεσμα καὶ τήν ἀναστροφή τῆς φορᾶς τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου. "Ετσι ὁ κινητήρας μπορεῖ νά λειτουργήσει καὶ μέ ἐναλλασσόμενο ρεῦμα.

Συνδέουμε τούς ἀκροδέκτες τοῦ κινητήρα μέ τό μετασχηματιστή, χωρίς τή μεσολάβηση τοῦ ἀνορθωτῆ, σέ τάση 10 V. Ό κινητήρας δέ λειτουργεῖ. Συνδέουμε σέ τάση 30-35 V. Ό κινητήρας λειτουργεῖ. Στό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα

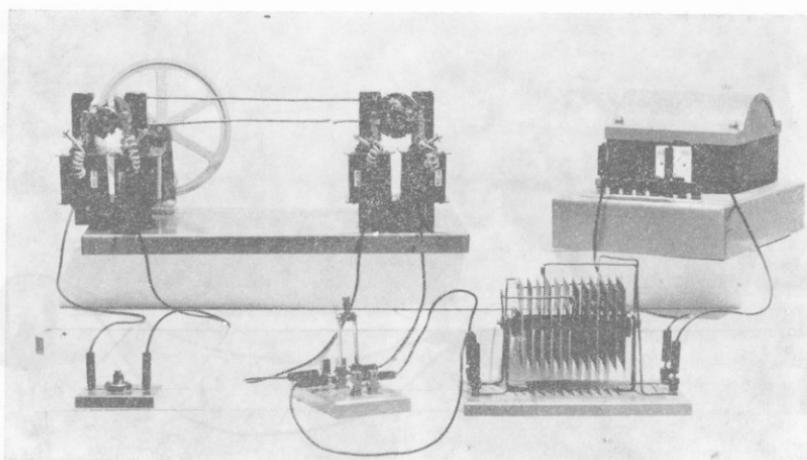


Εἰκ. 248

χρειάζεται για τή λειτουργία τοῦ κινητήρα ὑψηλή τάση, γιατί τὰ πηνία παρουσιάζουν ἐπαγωγική ἀντίσταση.

Συνδέουμε τίς τροχαλίες τῶν δύο διατάξεων μέ τὸν ἴμαντα καὶ τοὺς δύο ἀκροδέκτες πού ἀπόμειναν στή δεύτερη διάταξη (γεννήτρια) τοὺς συνδέουμε μὲ τή λάμπα τῶν 1,5 V. θέτουμε σέ λειτουργία τὸν κινητήρα μὲ τροφοδότηση ἀπό συνεχή τάση καὶ τότε τό κύκλωμα τῆς γεννήτριας διαρρέεται ἀπό ρεῦμα πού προκαλεῖ τή φωτοβολία τῆς λάμπας (εἰκ. 248). Ἡ διέγερση τῆς γεν-

Εἰκ. 249

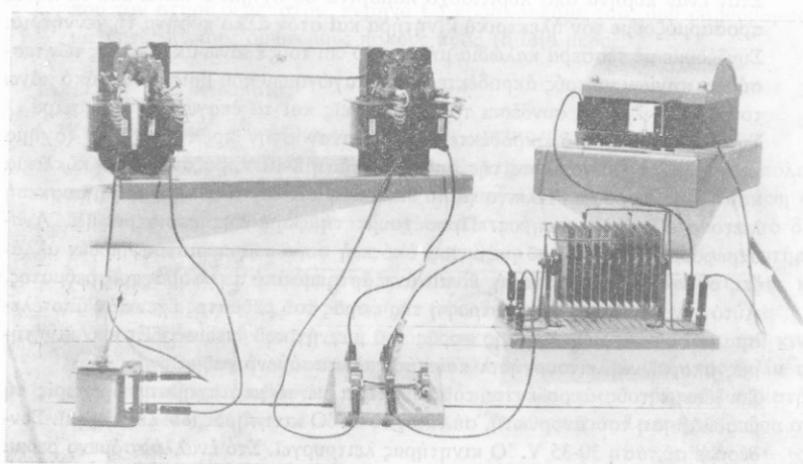


νήτριας δφείλεται σέ μαγνητισμό πού παραμένει στόν πυρήνα ύπό χυτοσίδηρο. Ή γεννήτρια είναι αυτοδιεγειρόμενη. "Ανάλογα μέ τή χρησιμοποίηση τοῦ συλλέκτη ἔχουμε γεννήτρια συνεχοῦς ή ἐναλλασσόμενου ρεύματος. "Αν δέν μποροῦμε νά πετύχουμε τή φωτοβολία τῆς λάμπας, ἀντί γι' αὐτή βάζουμε τό γαλβανόμετρο μηδενός και παρατηροῦμε τή δημιουργία ρεύματος πάρα πολύ μικρῆς ἐντάσεως (εἰκ. 249).

β) Σύνδεση ἐπαγγέλματος και ἐπαγγώγιμου παράλληλα.

Συνδέουμε τόν ἑνα μέ τόν ἄλλο τούς ἐπάνω ἀκροδέκτες τῶν πηνίων και τοῦ κινητήρα και τῆς γεννήτριας μέ τά καλώδια τῶν 30 cm. Τούς κάτω ἀκροδέκτες τοῦ κινητήρα μέ τοὺς πόλους τῆς πηγῆς σέ τάση 6-8 V. Μέ τούς πόλους τῆς ἴδιας πηγῆς συνδέουμε παράλληλα τούς ἀκροδέκτες τοῦ ἐπαγγώγιμου και στό κύκλωμα αὐτό βάζουμε και τόν ἀναστροφέα.

Κλείνουμε τό διακόπτη, δόπτε ό κινητήρας περιστρέφεται κατά μιά δρισμένη φορά. "Αναστρέφουμε τή φορά τοῦ ρεύματος, δόπτε ή φορά τῆς περιστροφῆς ἀναστρέφεται και αὐτή. Τώρα τό μαγνητικό πεδίο παραμένει σταθερό. Τό ἀποτέλεσμα είναι τό ἴδιο κι ἄν βάλουμε τόν ἀναστροφέα στό κύκλωμα τῶν πηνίων, πού τότε θά ἀναστρέφεται ή φορά τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου. Συνδέουμε τίς τροχαλίες τῶν δυό διατάξεων μέ τόν ἴμαντα, τροφοδοτοῦμε τά πηνία τῆς γεννήτριας μέ τάση 6-8 V ἀπό τήν ἴδιαν πηγή πού τροφοδοτεῖ τόν κινητήρα ή κι ὑπό ἄλλη και συνδέουμε τούς ἀκροδέκτες τῆς μέ τή λάμπα τῶν 6-8 V. Θέτουμε σέ κίνηση τόν κινητήρα, δόπτε ή γεννήτρια παράγει ρεῦμα πού ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τή φωτοβολία τῆς λάμπας (εἰκ. 250).

Εἰκ. 250

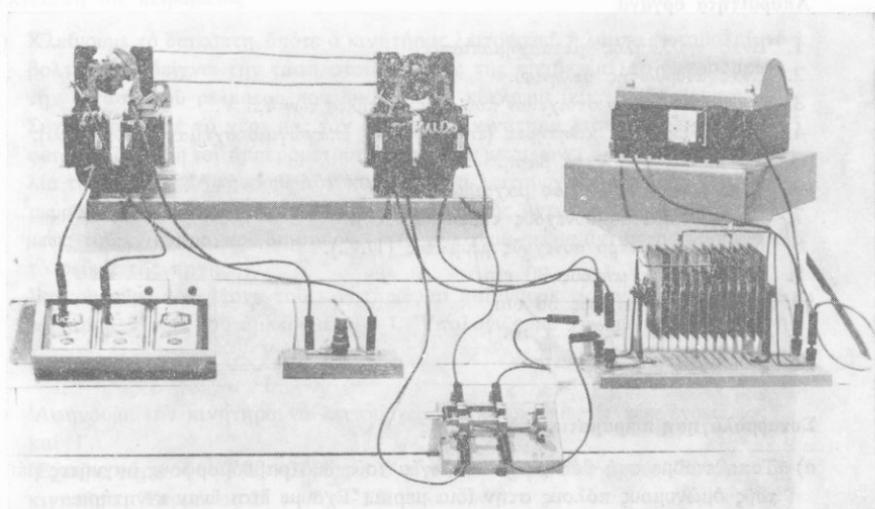

"Η γεννήτρια και ὁ κινητήρας είναι μηχανές ἀντιστροφέτες και μποροῦν νά μετατρέπουν τή μηχανική ἐνέργεια σέ ήλεκτρική και ἀντίστροφα.

Τό μαγνητικό πεδίο τοῦ κινητήρα η τῆς γεννήτριας μπορεῖ νά είναι ἀπό μόνιμο μαγνήτη η ἀπό ήλεκτρομαγνήτη.

"Οταν τό μαγνητικό πεδίο είναι ἀπό ήλεκτρομαγνήτη, δ ἐπαγωγέας συνδέεται μέ τό ἐπαγώγιμο στή σειρά η παράλληλα. Στή σύνδεση στή σειρά δ κινητήρας μπορεῖ νά λειτουργεῖ καί μέ ἐναλλασσόμενο φεῦμα ἀλλά σέ μεγαλύτερη τάση.

Γιά νά ἀναστρέψουμε τή φορά τοῦ κινητήρα, πρέπει δ ἐπαγωγέας και τό ἐπαγώγιμο νά συνδέονται παράλληλα καί μέ τούτο πού η ἀναστροφή τῆς φορᾶς τοῦ φεύματος νά γίνεται μόνο στό ἔνα κύλωμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 560


Ἐπίδειξη τῆς ἀντιηλεκτρικῆς δυνάμεως κινητήρα και μέτρησή της

Ἀπαραίτητα ὅργανα

1. "Ἐνας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. "Ἐνας ἀνορθωτής σεληνίου.
3. "Ἐνα κουτί ἔχοντα στοιχείων πού ἔχει 3 στῆλες τῶν 4,5 V.
4. "Ἐνας ἡλεκτρικός κινητήρας (ἐπαγωγέας - ἐπαγώγιμο σχήματος τυμπάνου).
5. Μιά λάμπα 6-8 V σέ βάση.
6. "Ἐνας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
7. "Ἐνα βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως (D.C.).
8. "Ἐνα ἀμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.).
9. Τρία καλώδια μήκους 30 cm.
10. Δυό καλώδια μήκους 50 cm.
11. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
12. Δυό πολλαπλά βύσματα.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Τοποθετοῦμε στή βάση τοῦ ἐπαγωγέα τούς δυό ραβδόμορφους μαγνήτες μέ τούς διάφορους πόλους στήν ΐδια μεριά. "Εχουμε ἔτσι ἔναν κινητήρα.

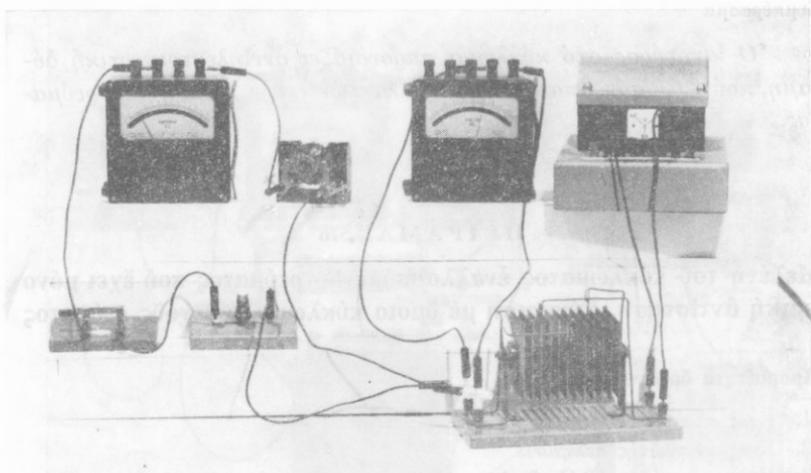

Εἰκ. 251

- β) Συνδέουμε στή σειρά μέ τούς πόλους της πηγῆς (τοῦ ἀνορθωτῆ) σέ τάση 8-10 V ή ἀπό τό κουτί μέ τά ξηρά στοιχεῖα σέ τάση 9-13,5 V τή λάμπα, τό διακόπτη, τό ἀμπερόμετρο καί τόν κινητήρα. Συνδέουμε παράλληλα μέ τούς πόλους της πηγῆς τό βολτόμετρο μέ τή βοήθεια τῶν πολλαπλῶν βυσμάτων.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Κλείνουμε τό διακόπτη, δόπτε ό κινητήρας λειτουργεῖ, ή λάμπα φωτοβολεῖ, τό βολτόμετρο δείχνει τήν τάση στούς πόλους της πηγῆς καί τό ἀμπερόμετρο τήν ἔνταση τοῦ ρεύματος πού διαρρέει τό κύκλωμα (εἰκ. 251).

Συγκρατοῦμε μέ τό χέρι μας τὸν ἄξονα τοῦ κινητήρα ἔτσι, πού νά μή στρέφεται.⁹ Η ἔνδειξη τοῦ ἀμπερόμετρου μεγαλώνει μεγαλώνει δύμως καί ή φωτοβολία τῆς λάμπας.¹⁰ Αφήνουμε τόν κινητήρα νά λειτουργεῖ, δόπτε ή ἔνταση τοῦ ρεύματος μειώνεται. Αὐτό εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀντιηλεκτρεγερτικῆς δύναμεως τοῦ κινητήρα, πού δημιουργεῖ στό κύκλωμα ρεῦμα ἀντίθετης φορᾶς ἀπό τό ρεῦμα τῆς πηγῆς.

Συγκρατοῦμε τόν ἄξονα τοῦ κινητήρα καί παίρνουμε τίς ἔνδειξεις τοῦ βολτόμετρου V καί τοῦ ἀμπερόμετρου I. Υπολογίζουμε τήν δημική ἀντίσταση

$$\text{τοῦ κυκλώματος } R = \frac{V}{I}.$$

- γ) Αφήνουμε τόν κινητήρα νά λειτουργεῖ καί παίρνουμε τίς νέες ἔνδειξεις V' καί I'.

“Εχουμε τώρα $V' = I'R + E'$, δημού E' εἶναι ή ἀντιηλεκτρεγερτική δύναμη τοῦ κινητήρα. Επομένως $E' = V' - I'R$.

Συμπέρασμα

“Ο κινητήρας στό κύκλωμα παρουσιάζει άντιηλεκτρογερετική δύναμη, που έχει σάν αποτέλεσμα νά έλαττώνει τήν ένταση του ρεύματος.

ΠΕΙΡΑΜΑ 57ο

Μελέτη τοῦ κυκλώματος ἐναλλασσόμενου ρεύματος πού έχει μόνο φυσική ἀντίσταση. Σύγκριση μέ διοιο κύκλωμα συνεχοῦς ρεύματος

*Απαραίτητα ὅργανα


1. "Ἐνας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. "Ἐνας ἀνορθωτής σεληνίου.
3. "Ἐνας ροοστάτης 10 Ω, 5 A.
4. Μιά λάμπα 6-8 V σέ βάση.
5. "Ἐνα ἀμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.).
6. "Ἐνα βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως (D.C.).
7. "Ἐνα ἀμπερόμετρο ἐναλλασσόμενου ρεύματος (A.C.).
8. "Ἐνα βολτόμετρο ἐναλλασσόμενης τάσεως (A.C.).
9. "Ἐνας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
10. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
11. Τέσσερα καλώδια μήκους 30 cm.
12. Τέσσερα καλώδια μήκους 50 cm.
13. Δυό πολλαπλά βύσματα.
14. Τέσσερις μπανάνες διχαλωτές.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως


- a) Συνδέουμε μέ τόν πολλαπλό μετασχηματιστή σέ τάση 10-14 V τόν ἀνορθωτή και στούς ἀκροδέκτες του ποτενσιόμετρικά τό ροοστάτη.
- β) Στούς ἀκροδέκτες τοῦ ποτενσιόμετρου συνδέουμε στή σειρά τό διακόπτη, τό ἀμπερόμετρο τοῦ συνεχοῦς ρεύματος και τή λάμπα. Συνδέουμε ἀκόμη στούς ἴδιους ἀκροδέκτες παράλληλα τό βολτόμετρο τής συνεχοῦς τάσεως.

*Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Τροφοδοτούμε ἀπό τό μετασχηματιστή τό κύκλωμα μέ τάση 10-14 V καὶ, ἀφοῦ κλείσουμε τό διακόπτη, ρυθμίζουμε τό ποτενσιόμετρο ἔτσι, πού τό βολτόμετρο νά δείχνει δρισμένη τάση π.χ. 8 V.

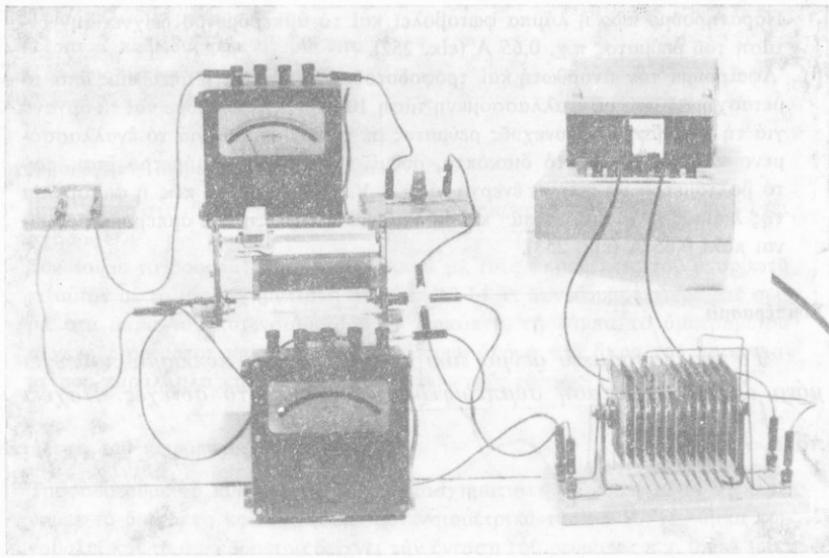

Εικ. 252

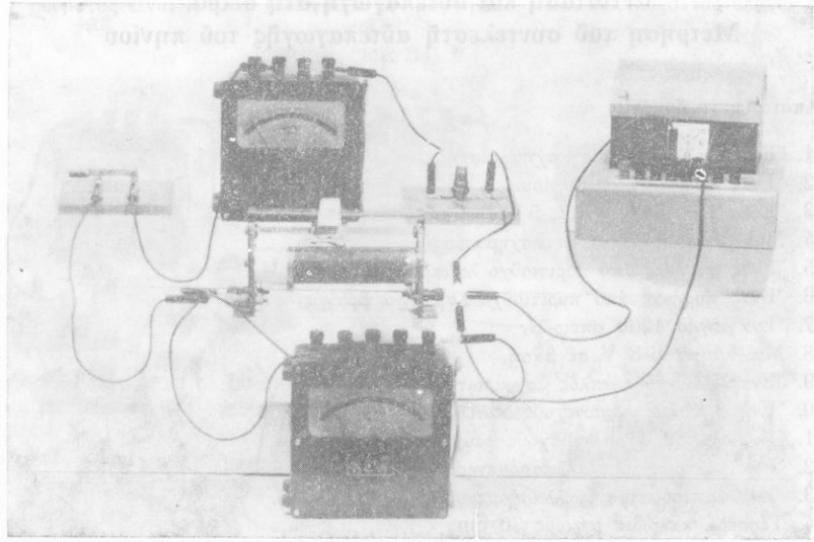

Εικ. 253

- Παρατηρούμε πώς ή λάμπα φωτοβολεῖ και τό άμπερόμετρο δείχνει τήν ένταση τοῦ ρεύματος π.χ. 0,65 A (εἰκ. 252).
- β) Ἀφαιρούμε τόν ἀνορθωτή και τροφοδοτούμε τό ροοστάτη ἀπό τό μετασχηματιστή μένταλλασσόμενη τάση 10-12 V. Ἀλλάζουμε και τά ὅργανα γιά τή μέτρηση τοῦ συνεχοῦς ρεύματος μέ τά ἀντίστοιχα γιά τό ἐναλλασσόμενο και, κλείνοντας τό διακόπτη, ρυθμίζουμε τό ποτενσιόμετρο ἔτσι, πού τό βολτόμετρο νά δείχνει ἐνεργό τάση 8 V. Παρατηρούμε πώς ή φωτοβολία τῆς λάμπας είναι ή ἴδια σάν και πρῶτα και ή ἔνδειξη τοῦ άμπερόμετρου είναι πάλι 0,65 A (εἰκ. 253).

Συμπέρασμα

Τό ἐναλλασσόμενο ρεῦμα πού περνᾶ ἀπό ἕτα κύκλωμα πού ἔχει μόνο ωμική ἀντίσταση συμπεριφέρεται σάν και τό συνεχές. Ἰσχύει πάλι $I = \frac{V}{R}$.

ΠΕΙΡΑΜΑ 58ο

Μελέτη κυκλώματος ἐναλλασσόμενου ρεύματος, πού ἔχει ωμική ἀντίσταση και αὐτεπαγωγή στή σειρά.

Μέτρηση τοῦ συντελεστῆ αὐτεπαγωγῆς τοῦ πηνίου

*Απαιτούμενα ὅργανα

1. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. "Ενας ἀνορθωτής σεληνίου.
3. "Ενας ροοστάτης 10 Ω, 5 A.
4. Μιά βάση λυδίμενου μετασχηματιστῆς.
5. "Ενας πυρήνας ἀπό πυριτιοῦχο λαμαρίνα σέ σχημα U.
6. "Ενας πυρήνας ἀπό πυριτιοῦχο λαμαρίνα βραχιόνιος.
7. "Ενα πηνίο 1200 σπειρῶν.
8. Μιά λάμπα 6-8 V σέ βάση.
9. "Ενας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
10. "Ενα βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως (D.C.).
11. "Ενα ἀμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.).
12. "Ενα βολτόμετρο ἐναλλασσόμενης τάσεως (A.C.).
13. "Ενα ἀμπερόμετρο ἐναλλασσόμενου ρεύματος (A.C.).
14. Τέσσερα καλώδια μήκους 30 cm.

15. Τρία καλώδια μήκους 1 m.
16. Τέσσερα καλώδια μήκους 50 cm.
17. Τέσσερις μπανάνες διχαλωτές.
18. Δυό πολλαπλά βύσματα.


Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως


- a) Βιδώνουμε στή βάση τοῦ λυόμενου μετασχηματιστῆ τὸν πυρήνα πού ἔχει σχῆμα U.
- β) Συνδέουμε τό ροοστάτη ποτενσιομετρικά μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ ἀνορθωτῆ κι αὐτὸν μέ τό μετασχηματιστῆ σέ τάση 12-14 V. Συνδέουμε ὑστερα σέ σειρά στά ἄκρα τοῦ ποτενσιόμετρου τό διακόπτη, τή λάμπα, τό ἀμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος και τό πηνίο. Συνδέουμε ἀκόμα στά ἄκρα τοῦ ποτενσιόμετρου παράλληλα και τό βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Τροφοδοτοῦμε τό κύκλωμα ἀπό τό μετασχηματιστή μέ τάση 12-14 V, κλείνουμε τό διακόπτη και παίρνουμε ποτενσιομετρικά τάση 9 V. Ἡ λάμπα φωτιζολεῖ και τό ἀμπερόμετρο δείχνει τήν ἔνταση τοῦ ρεύματος π.χ. 0,6 A (εἰκ. 254). Βρίσκουμε τήν ώμική ἀντίσταση τοῦ κυκλώματος $R_{\Omega} = \frac{V}{I} = 15\Omega$.
- β) Προσαρμόζουμε τό πηνίο στό βραχίονα τοῦ πυρήνα U, ὅποτε ἡ ἔνταση τοῦ ρεύματος εἶναι ἡ ἴδια. Κλείνουμε τό μαγνητικό κύκλωμα, βάζοντας ἐπάνω

Εἰκ. 254

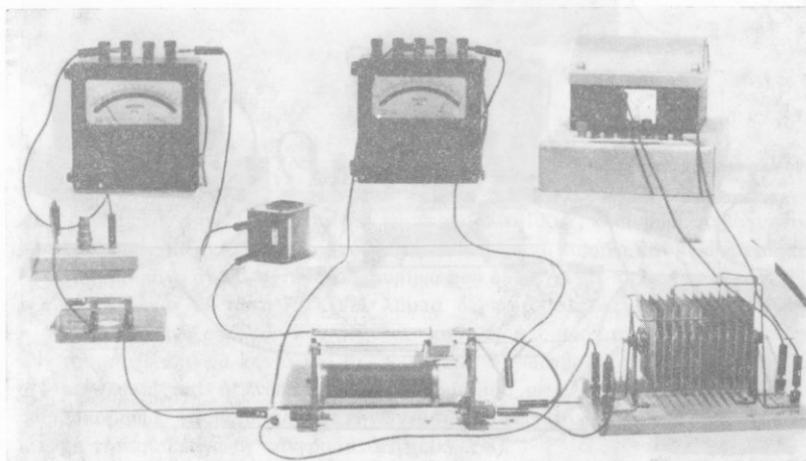


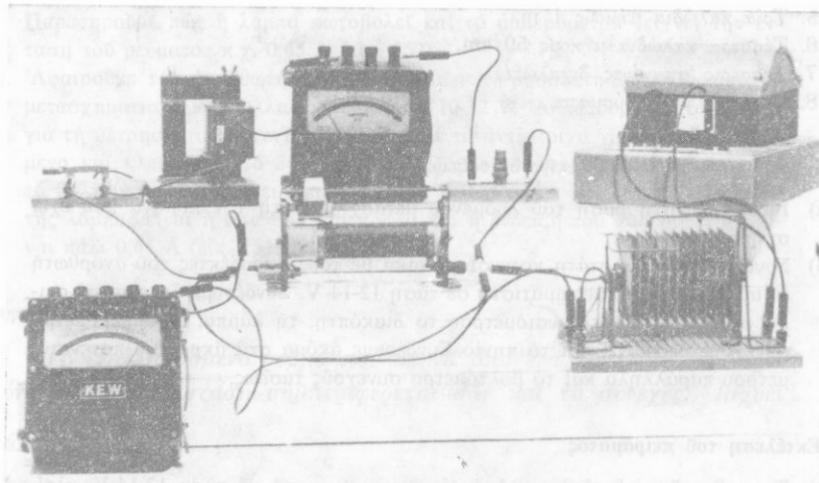

Eik. 255

- άπό τό πηνίο τό βραχύ πυρήνα, δόποτε ή ξένταση τοῦ ρεύματος μένει ή ίδια (εἰκ. 255). Σ' αὐτές τις περιπτώσεις μεγαλώσαμε διαδοχικά τήν αὐτεπαγωγή (L) τοῦ πηνίου. Αυτή δέν είχε καμιά έπιδραση στό συνεχές ρεύμα.
- γ) Βγάζουμε τόν ἀνορθοτήτη ἀπό τό κύκλωμα, συνδέουμε κατευθείαν ἀπό τό μετασχηματιστή σέ τάση 10 V, ἀντικαθιστοῦμε τά ὅργανα βολτόμετρο και ἀμπερόμετρο μέ τά ἀντίστοιχα γιά τό ἐναλλασσόμενο ρεύμα και ἀφήνουμε


Eik. 256

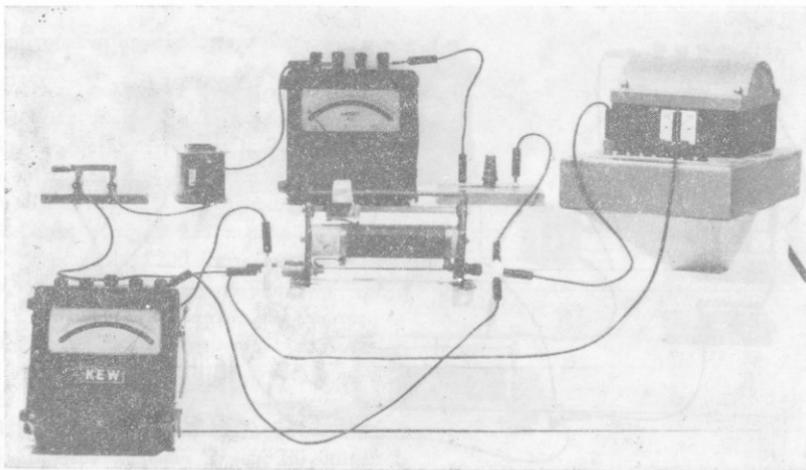

τό πηνίο ξέω άπό τόν πυρήνα. Παίρνουμε μέ τό ποτενσιόμετρο ένεργο τάση 9 V, δση και πρδτα μέ τό συνεχές ρεῦμα, και κλείνουμε τό διακόπτη. Τώρα τό άμπερόμετρο δείχνει ένταση 0,45 A και ή λάμπα δέ φωτοβολεῖ (εἰκ. 256). Στό κύκλωμα μπήκε μιά άντίσταση.

Τοποθετοῦμε τό πηνίο στό βραχίονα τοῦ πυρήνα U, δπότε ή ένταση τοῦ ρεύματος γίνεται σχεδόν μηδέν. Ή άντίσταση δηλαδή μεγάλωσε, αύξηθηκε δμως και ή αύτεπαγωγή τοῦ πηνίου πού είναι και ή αιτία τής άντιστάσεως. Ή αύτεπαγωγή ένεργει στό έναλλασσόμενο ρεῦμα σάν άντίσταση $R_L = L_0$.


- δ) Αφαιροῦμε τό ροοστάτη και συνδέουμε τά άκρα τοῦ κυκλώματος κατευθίαν στό μετασχηματιστή σέ τάση 30 V, άλλαζοντας και τήν κλίμακα στό βολτόμετρο σέ 0-50 V. Τό άμπερόμετρο δείχνει μιά μικρή τιμή έντασεως και ή λάμπα δέ φωτοβολεῖ. Έλαττόνουμε τήν αύτεπαγωγή (L) τοῦ πηνίου τρα-

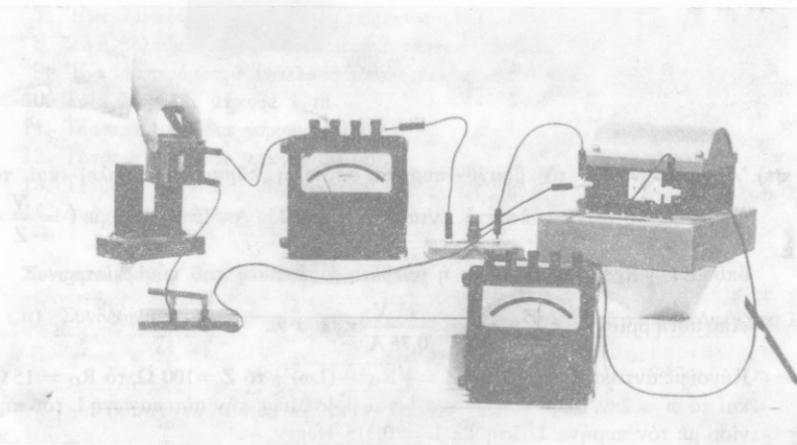

Εἰκ. 257

βώντας το σιγά σιγά πρός τά πάνω· ή ένδειξη τοῦ άμπερόμετρου μεγαλώνει και ή λάμπα φωτοβολεῖ δλο και πιδ πολύ (εἰκ. 257).

- ε) Άλλαζουμε τήν κλίμακα τοῦ βολτόμετρου σέ 0-100 V, κλείνουμε τό μαγνητικό κύκλωμα, βάζοντας έπάνω άπό τό πηνίο τό βραχύ πυρήνα και βιδώνοντάς τον χαλαρά μόνο στό βραχίονα τοῦ πυρήνα πού δέν έχει τό πηνίο, τροφοδοτοῦμε τό κύκλωμα μέ τάση 75 V. Ή λάμπα δέ φωτοβολεῖ. Στρέφονται τό βραχύ πυρήνα γύρω άπό τόν κοχλία έτσι, πού νά άπομακρύνεται άπό τήν έπαφή του πάνω άπό τό πηνίο και βλέπονται πώς ή φωτοβολία τής λάμπας δλο και μεγαλώνει και ή ένδειξη τοῦ άμπερόμετρου μεγαλώνει συνέχεια κι αιτί. Μποροῦμε νά μεταβάλουμε τήν ένταση τοῦ ρεύματος, δταν χρησιμοποιήσουμε τήν αύτεπαγωγή σάν ροοστάτη (εἰκ. 258).

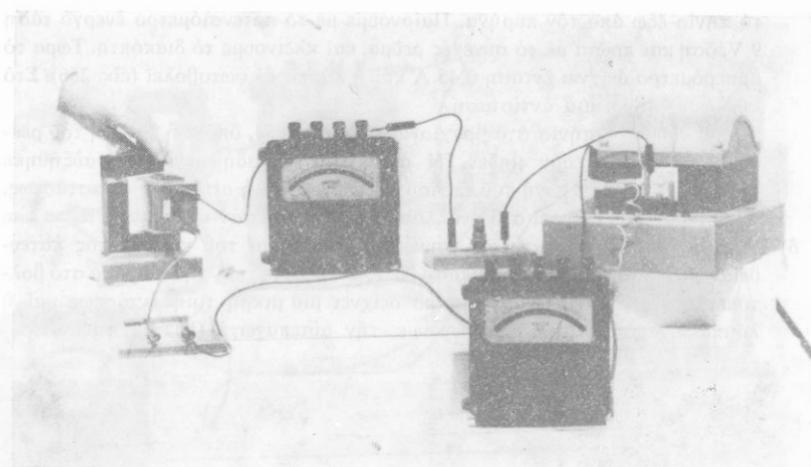

Εἰκ. 258

στ) Απομακρύνουμε τό βραχύ πυρήνα, δηλαδί ότι λάμπα φωτοβολεῖ και τό άμπερόμετρο δείχνει ένεργο ένταση $I = 0,75 \text{ A}$. Έτσι έχουμε $I = \frac{V}{Z}$, όπου $Z = \sqrt{R_\Omega^2 + (L\omega)^2}$ είναι ή σύνθετη άντισταση τοῦ κυκλώματος.

$$\text{Από αὐτή βρίσκουμε } Z = \frac{V}{I} = \frac{75 \text{ V}}{0,75 \text{ A}} = 100 \Omega.$$

Κάνουμε άντικατάσταση στή $Z = \sqrt{R_\Omega^2 + (L\omega)^2}$, τό $Z = 100 \Omega$, τό $R_\Omega = 15 \Omega$ και τό $\omega = 2\pi v = 50 \text{ sec}^{-1}$ και βρίσκουμε τήν αὐτεπαγωγή L τοῦ πηνίου μέ τόν πυρήνα U ίση μέ $L = 0,315 \text{ Henry}$.

Συμπεράσματα

‘Η αὐτεπαγωγή ένός πηνίου δέν έχει καμά επίδραση στό συντεγμένο ρεύμα.

‘Η αὐτεπαγωγή ένός πηνίου ένεργει σάρ άντισταση στό έναλλασσόμενο ρεύμα.

‘Ο συντελεστής αὐτεπαγωγῆς L τοῦ πηνίου μέ τόν πυρήνα τοῦ σχήματος U βρέθηκε ίσος μέ $0,315 \text{ Henry}$.

Μελέτη κυκλώματος έναλλασσόμενου ρεύματος, πού έχει ώμική άντίσταση και χωρητική άντίσταση (πυκνωτή) στή σειρά. Μέτρηση τῆς χωρητικότητας τοῦ πυκνωτῆ


*Απαραίτητα όργανα


1. "Ένας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. "Ένας άνορθωτής σεληνίου.
3. Μιά λάμπα 6-8 V.
4. "Ένας πυκνωτής 20 μF.
5. "Ένας διακόπτης άπλός μαχαιρωτός.
6. "Ένα βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως (D.C.).
7. "Ένα άμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.).
8. "Ένα βολτόμετρο έναλλασσόμενης τάσεως (A.C.).
9. "Ένα άμπερόμετρο έναλλασσόμενου ρεύματος (A.C.).
10. Τρία καλώδια μήκους 1 m.
11. Τέσσερα καλώδια μήκους 50 cm.
12. Τέσσερα καλώδια μήκους 30 cm.
13. Τέσσερις μπανάνες διγαλωτές.
14. Δυό κροκόδειλοι.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

α) Συνδέουμε στή σειρά μέ τούς άκροδέκτες τοῦ άνορθωτή τό διακόπτη, τή λά-

Εἰκ. 259

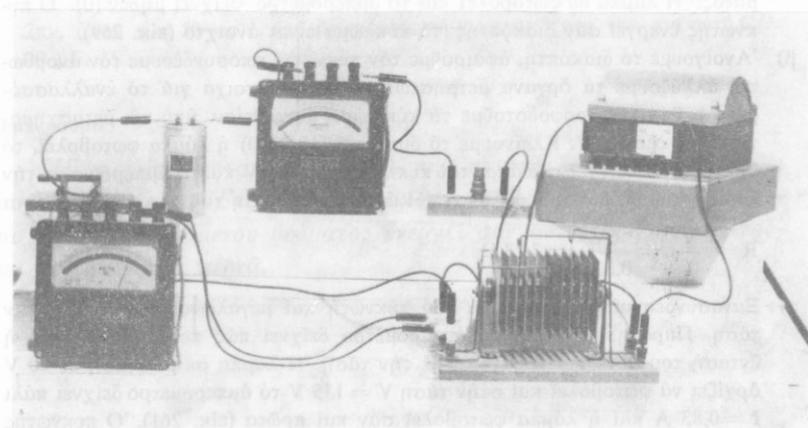

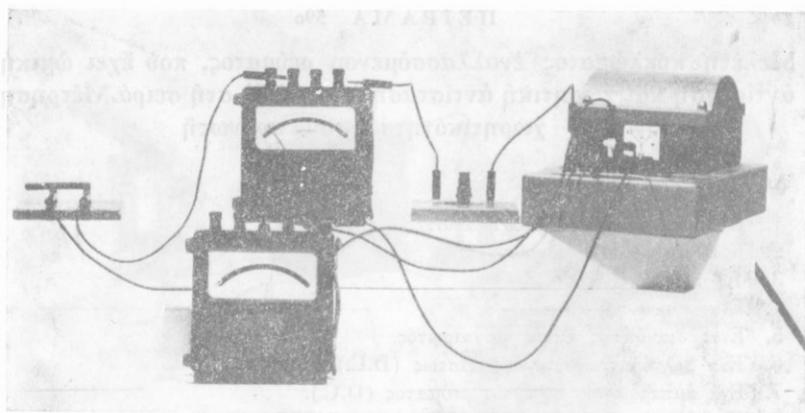

Εἰκ. 260


μπα, τό άμπερόμετρο συνεχούς ρεύματος και τόν πυκνωτή. Συνδέουμε άκομα παράλληλα στούς ίδιους άκροδέκτες τό βολτόμετρο συνεχούς τάσεως στήν κλίμακα 0-50 V.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- Κλείνουμε τό διακόπτη και τροφοδοτοῦμε τό κύκλωμα άπό τό μετασχηματιστή μέ τάση 6 V, ανέβανοντάς τη συνέχεια ως τά 42 V. Τό βολτόμετρο στούς πόλους τοῦ άνορθωτή μᾶς δείχνει κάθε φορά τήν τάση στά άκρα τοῦ κυκλώματος. Ή λάμπα δέ φωτοβολεῖ και τό άμπερόμετρο δείχνει μηδέν (0). Ο πυκνωτής ένεργειά σάν διακόπτης: τό κύκλωμα είναι άνοιχτό (εἰκ. 259).
- *Ανοίγουμε τό διακόπτη, άφαιρούμε τόν πυκνωτή, άποσυνδέουμε τόν άνορθωτή, άλλαζουμε τά δργανα μετρήσεως μέ τά άντιστοιχα γιά τό έναλλασσόμενο ρεύμα και τροφοδοτοῦμε τό κύκλωμα κατευθείαν άπό τό μετασχηματιστή μέ τάση 6 V. Κλείνουμε τό διακόπτη (εἰκ. 260): ή λάμπα φωτοβολεῖ, τό βολτόμετρο δείχνει στά άκρα τοῦ κυκλώματος $V=6$ V και τό άμπερόμετρο τήν ένταση τοῦ ρεύματος $I = 0,83$ A. Η ώμική άντισταση τοῦ κυκλώματος είναι

$$R = \frac{V}{I} = \frac{6V}{0,83A} = 7,23 \Omega$$

- Ξανασυνδέουμε στό κύκλωμα τόν πυκνωτή και μεγαλώνουμε συνέχεια τήν τάση. Παρατηροῦμε πώς τό άμπερόμετρο δείχνει πώς περνᾶ ρεύμα, πού ή έντασή του συνέχεια ανέζανεται μέ τήν τάση. Ή λάμπα σέ μιά τάση 80-90 V άρχιζει νά φωτοβολεῖ και στήν τάση $V = 135$ V τό άμπερόμετρο δείχνει πάλι $I = 0,83$ A και ή λάμπα φωτοβολεῖ σάν και πρῶτα (εἰκ. 261). Ο πυκνωτής

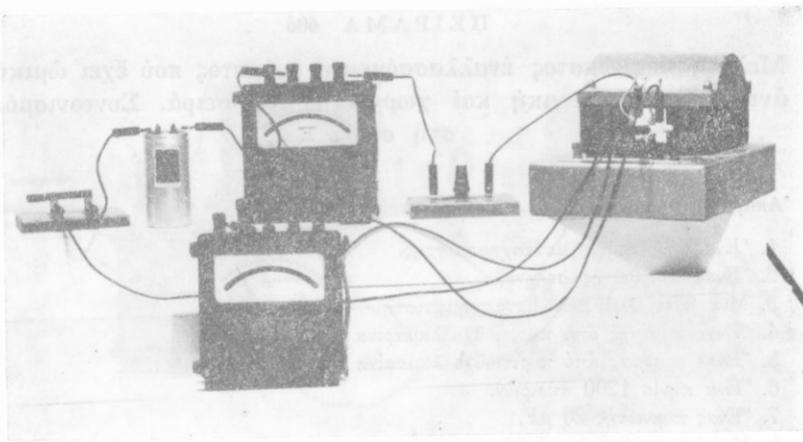

Eik. 261

έπιτρέπει στό έναλλασσόμενο ρεύμα νά περάσει, άλλα παρουσιάζει σ' αυτό μιά άντίσταση, τή χωρητική άντίσταση $R_C = \frac{1}{C\omega}$.

*Από αυτά πού μᾶς δόθηκαν στό πείραμα και σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ Ohm έχουμε πώς ή δίλική άντίσταση τοῦ κυκλώματος (σύνθετη άντίσταση) είναι

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{135 \text{ V}}{0,83 \text{ A}} = 163 \Omega, \text{ άλλα } Z = \sqrt{R_\Omega^2 + \frac{1}{(C\omega)^2}}.$$

Γιά νά βροῦμε τό C, άντικαθιστοῦμε τό $Z = 163 \Omega$, τό $R = 7,23 \Omega$ και τό $\omega = 2\pi v = 50 \text{ sec}^{-1}$, και βρίσκουμε τή χωρητικότητα τοῦ πυκνωτή $C = 20 \mu\text{F}$.

Συμπέρασμα

*Η χωρητικότητα (πυκνωτής) στό συνεχές ρεύμα παρουσιάζει άπειδο άντίσταση. *Ένεργει σάν διακόπτης. *Ο πυκνωτής στό κύκλωμα τοῦ έναλλασσόμενο ρεύματος ένεργει σάν άντίσταση και έπιτρέπει στό ρεύμα νά περνά.

Επίσημη ορθοφωνία για την παραγωγή της ρεύματος στό πυκνωτή Η'. Μ. 06-01. πρώτη έκδοση της Εθνικής Έπιτροπής Απειδητικής Έργας Τεχνολογίας. Παραγωγή της ρεύματος στό πυκνωτή Η'. Μ. 06-01. πρώτη έκδοση της Εθνικής Έπιτροπής Απειδητικής Έργας Τεχνολογίας.

Μελέτη κυκλώματος έναλλασσόμενου ρεύματος πού έχει ώμική άντισταση, έπαγωγική και χωρητική στή σειρά. Συντονισμός στή σειρά

***Απαραίτητα όργανα**


1. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. "Ενας άνορθωτής σεληνίου.
3. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστή.
4. "Ενας πυρήνας από πυριτιούχο λαμαρίνα σέ σχήμα U.
5. "Ενας πυρήνας από πυριτιούχο λαμαρίνα βραχύς.
6. "Ενα πηνίο 1200 σπειρῶν.
7. "Ενας πυκνωτής 20 μF.
8. Μιά λάμπα 6-8 V σέ βάση.
9. "Ενα άμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.).
10. "Ενα άμπερόμετρο έναλλασσόμενου ρεύματος (A.C.).
11. "Ενα βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως (D.C.).
12. "Ενα βολτόμετρο έναλλασσόμενης τάσεως (A.C.).
13. Δύο καλώδια μήκους 30 cm.
14. Τέσσερα καλώδια μήκους 50 cm.
15. Δύο καλώδια μήκους 1 m.
16. Δύο κροκόδειλοι.
17. Τέσσερις μπανάνες διεχαλωτές.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Βιδώνουμε στή βάση τού λυόμενου μετασχηματιστή τόν πυρήνα τού σχήματος U.
- β) Συνδέουμε στή σειρά μέ τούς άκροδέκτες τού άνορθωτή τό διακόπτη, τή λάμπα, τό άμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος και τό πηνίο. Συνδέουμε άκόμα στούς ίδιους άκροδέκτες παράλληλα τό βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως.

***Έκτέλεση τού πειράματος**

- α) Κλείνουμε τό διακόπτη και τροφοδοτούμε τό κύκλωμα από τό μετασχηματιστή μέ τάση 20-30 V. Η λάμπα φωτοβολεῖ, τό άμπερόμετρο δείχνει ένταση τού ρεύματος I και τό βολτόμετρο τήν τάση U στά άκρα τού κυκλώματος (εἰκ. 262). Η ώμική άντισταση τού κυκλώματος είναι $R_\Omega = \frac{V}{I}$ (1).
- β) Κόβουμε τό ρεύμα, βγάζουμε από τό κύκλωμα τόν άνορθωτή, βάζουμε τό πη-

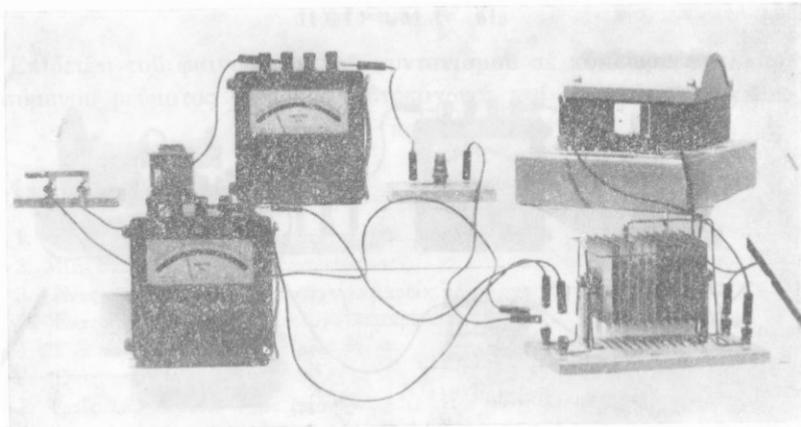

Εἰκ. 262

νίο στόν ένα βραχίονα τοῦ πυρήνα U και συμπληρώνουμε τό μαγνητικό κύκλωμα μέ τό βραχύ πυρήνα πάνω ἀπό τό πηνίο, πού τόν βιδώνουμε χαλαρά μόνο στό βραχίονα τοῦ πυρήνα πού δέν ἔχει πηνίο. Συνδέονται τώρα στή σειρά στοὺς ἀκροδέκτες τοῦ μετασχηματιστῆ σέ τάση 20-30 V τό διακόπτη, τή λάμπα, τό ἀμπερόμετρο (A.C.), τό πηνίο και τόν πυκνωτή. Συνδέονται ἀκόμα παράλληλα μέ τοὺς ἴδιους ἀκροδέκτες τό βολτόμετρο (A.C.). Διαλέγονται μιά τάση τέτοια, πού τό βολτόμετρο νά δείχνει τιμή V, δση ἔδειχνε και πρῶτα στό συνεχές ρεῦμα.


γ) Κλείνονται τό διακόπτη· τό ἀμπερόμετρο δείχνει πώς περνᾶ ρεῦμα, ή λάμπα δύμως δέ φωτοβολεῖ, δηλ. ή ἐνταση τοῦ ρεύματος εἶναι μικρή, γιατί ή σύνθετη

$$\text{ἀντίσταση στό κύκλωμα εἶναι μεγάλη, } Z = \sqrt{R_\Omega^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2}.$$

Στρέφονται σιγά τό βραχύ πυρήνα γύρω ἀπό τόν κοχλία του μέ τρόπο, πού ή ἐπαφή του μέ τόν πυρήνα U πάνω ἀπό τό πηνίο νά ἐλαττώνεται (εἰκ. 263). Ή αὐτεπαγγή τοῦ πηνίου ἐλαττώνεται και ή ἐπαγγική ἀντίσταση τοῦ πηνίου Lω τό ἴδιο. Η ἔνδειξη τοῦ ἀμπερόμετρου μεγαλώνει και ή λάμπα φωτοβολεῖ συνέχεια δόλο και πιό πολλό.

"Αν ἔξακολουθήσουμε νά στρέφονται τόν πυρήνα, ή ἐνταση τοῦ ρεύματος και ή φωτοβολία τῆς λάμπας παίρνουν τήν πιό μεγάλη τιμή και στή συνέχεια ἐλαττώνονται. "Αν παρατηρήσουμε αὐτή τήν πιό μεγάλη τιμή τῆς ἐντάσεως, τή βρίσκουμε ἵση μέ τήν προηγούμενη τιμή I τοῦ συνεχούς ρεύματος.

Εἶναι φανερό πώς ή τιμή τοῦ λόγου $\frac{V}{I} = Z$ (2) χαρακτηρίζει τήν τιμή τῆς σύνθετης ἀντίστασεως τοῦ κυκλώματος για τήν κατάσταση αὐτή.

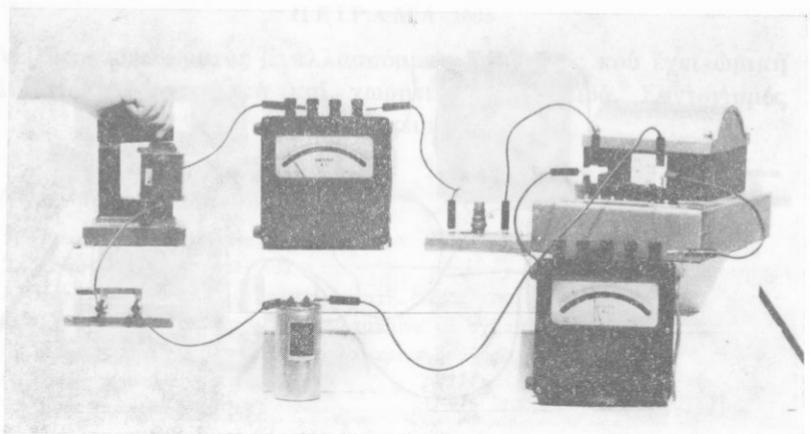

Εικ. 263

Συγκρίνοντας τίς έξισώσεις (1) και (2) βρίσκουμε πώς $R_\Omega = Z$ ή

$$R_\Omega = \sqrt{R_\Omega^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2}, \text{ και } \text{άπο αύτή τή σχέση} \text{ έχουμε}$$

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0 \quad \text{ή} \quad L\omega = \frac{1}{C\omega}.$$

Λέμε τότε πώς τό κύκλωμα βρίσκεται σέ συντονισμό.

Συμπεράσματα

Σέ κύκλωμα έναλλασσόμενον ρεύματος, πού έχει ωμική, έπαγωγική και χωρητική άντισταση, ή ένταση τοῦ ρεύματος έξαρταται άπο τίς σχετικές τιμές τῆς έπαγωγικῆς και τῆς χωρητικῆς άντιστάσεως για δρισμένη ωμική άντισταση.

"Όταν η έπαγωγική και η χωρητική άντισταση είναι ίσες, τό κύκλωμα παρουσιάζει μόνο τήν ωμική άντισταση και η ένταση παίρνει τήν πιό μεγάλη τιμή. Τό κύκλωμα βρίσκεται σέ συντονισμό.

τού δραστηριότητας την ιδιαιτερότητα την οποία προσαρτούνται τα θερμοκρασιακά φαινόμενα.

β) Κύκλωμα με έναν πόλαρο που έχει την ιδιαιτερότητα την οποία προσαρτούνται τα θερμοκρασιακά φαινόμενα.

Ἐπίδειξη τοῦ φαινομένου τοῦ συντονισμοῦ σὲ κύκλωμα ἐναλλασ-
σόμενου ρεύματος πού ἔχει αὐτεπαγωγή καὶ χωρητικότητα συν-
δεμένες παράλληλα

Ἀπαραίτητα ὄργανα


1. Ἐνας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστῆ.
3. "Ἐνας πυρήνας ἀπό πυριτιοῦ λαμαρίνα σέ σχῆμα U.
4. "Ἐνας πυρήνας ἀπό πυριτιοῦ λαμαρίνα βραχύς.
5. "Ἐνα πηνίο μέ 1200 στεῖρες.
6. "Ἐνας πυκνωτής 20 μF.
7. Τρεῖς λάμπες 6-8 V σέ βάση.
8. "Ἐνα ἀμπερόμετρο ἐναλλασσόμενου ρεύματος (A.C.).
9. "Ἐνας διακόπτης ἀπός μαζγιρωτός.
10. Τέσσερις καλώδια μήκους 30 cm.
11. "Ἐξι καλώδια μήκους 50 cm.
12. "Ἐνα καλώδιο μήκους 1 m.
13. Δυό κροκόδειλοι.
14. Δυό μπανάνες διγχαλωτές.
15. Δυό πολλαπλά βύσματα.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Βιδώνουμε στή βάση τοῦ λυόμενου μετασχηματιστή τὸν πυρήνα μέ τό σχῆμα U, βάζουμε στόν ἔνα βραχίονά του τό πηνίο καὶ πάνω ἀπό αὐτό τό βραχύ πυρήνα, πού τόν βιδώνουμε χαλαρά μόνο στό βραχίονα πού δέν ἔχει πηνίο.
- β) Συνδέουμε παράλληλα καὶ κατά τρόπο, πού νά σχηματιστεῖ κλειστό κύκλωμα, τόν ἔναν ἀκροδέκτη τοῦ πηνίου π.χ. τόν πιό χαμηλό μέ τή μιά λάμπα Λ₁, τή λάμπα μέ τήν ἄλλη λάμπα Λ₂, ἀφοῦ στόν ἀκροδέκτη τῆς βάλουμε τό ἔνα πολλαπλό βύσμα, κι αὐτή μέ τόν ἔναν ὄπλισμό τοῦ πυκνωτῆ καὶ κλείνουμε τό κύκλωμα, συνδέοντας τόν ἄλλο ὄπλισμό τοῦ πυκνωτῆ μέ τόν ἄλλο ἀκροδέκτη τοῦ πηνίου, πού σ' αὐτόν ἔχουμε τοποθετήσει τό ἄλλο πολλαπλό βύσμα. Ἔτσι ἔχουμε συναρμολογήσει ἔνα κύκλωμα Thomson.
- Συνδέουμε στή σειρά μέ τούς πόλους τοῦ πολλαπλού μετασχηματιστῆ καὶ σέ τάση 75-85 V τήν τρίτη λάμπα Λ, τό ἀμπερόμετρο σέ κλίμακα 0-3 A, τό κύκλωμα Thomson καὶ τό διακόπτη.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Κλείνουμε τό διακόπτη τότε ή λάμπα Λς φωτοβολεῖ μέτρια. Παρατηροῦμε πώς ή λάμπα Λ φωτοβολεῖ λιγότερο καὶ ή Λ₂ καθόλου. Τό ἀμπερόμετρο δείχνει

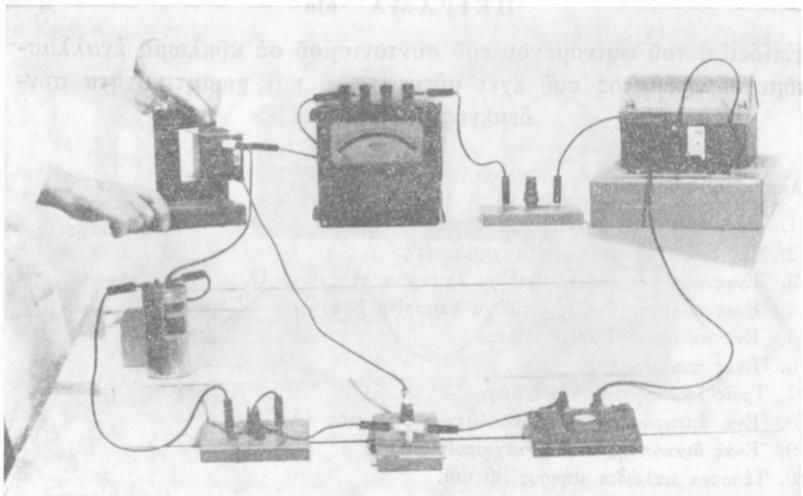

Εικ. 264

τήν ένταση τοῦ διλικοῦ ρεύματος πού περνᾶ ἀπό τή λάμπα Λ κι οἱ φωτοβολίες στίς λάμπες Ας καὶ Λ₁ χαρακτηρίζουν τά ρεύματα τῶν κλάδων πού ἔχουν ἀντίστοιχα τὸν πυκνωτή καὶ τό πηνίο (εἰκ. 264).

- β) Στρέφουμε τό βραχὺ πυρήνα σιγά σιγά γύρω ἀπό τόν κογλία του ἔτσι, πού ἡ ἐπαφή του μέ τόν πυρήνα Ο πάνω ἀπό τό πηνίο συνέχεια νά ἐλαττώνεται τότε ἡ ἐπαγγεική ἀντίσταση τοῦ πηνίου ἐλαττώνεται, ἡ λάμπα Λ₁ ἀρχίζει νά φωτοβολεῖ, ἡ φωτοβολία τῆς λάμπας Ας μεγαλώνει καὶ σέ μιά στιγμή οἱ λάμπες Ας καὶ Λ₁ φωτοβολοῦν τό ίδιο. Ἀπό τούς κλάδους τοῦ κυκλώματος περνᾶ τό ίδιο ισχυρό ρεῦμα. Παρατηροῦμε πώς ἡ λάμπα Λ δέ φωτοβολεῖ καθόλου καὶ ἡ ἔνδειξη τοῦ ἀμπερόμετρου είναι μηδέν (0). Τό κύριο κύκλωμα δέ διαρρέεται ἀπό ρεῦμα. Τά δύο ρεύματα τῶν κλάδων φτάνουν στούς κόμπους πού συναντιοῦνται μέ διαφορά φάσεως 180°, ὅπότε ἀνατρέτ τό ἔνα τό ἄλλο ἔτσι ρεῦμα κυκλοφορεῖ μόνο στούς δύο κλάδους τοῦ κυκλώματος. Αὐτό γίνεται, μόνο ὅταν οἱ ἐντάσεις τῶν δύο ρευμάτων είναι ίσες ἡ ὅταν οἱ ἀντιστάσεις τῶν δύο κλάδων είναι ίσες ἡ ὅταν $R_L = R_C$ ἡ $L\omega = \frac{1}{C\omega}$, ὅπότε ὑπάρχει συντονότης.

Συμπέρασμα

"Αν ἔχομε αὐτεπαγγή καὶ χωρητικότητα συνδεμένες παραλληλα σ' ἔνα κύκλωμα ἐναλλασσόμενον ρεύματος, τό κύριο ρεῦμα μη-

δενίζεται καί κυκλοφορεῖ ρεῦμα μόνο στούς κλάδους τοῦ κυκλώματος, ὅταν ἔχονμε $L\omega = \frac{1}{C\omega}$.

Σημείωση

Πετυχαίνουμε τό συντονισμό, ὅταν ίσχυει ἡ σχέση $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ἢ $T = 2\pi\sqrt{LC}$. "Αν στά ἄκρα τοῦ κυκλώματος ἐφαρμοστεῖ καὶ ἄλλη ἐναλλασσόμενη τάση κυκλικῆς συχνότητας ω', γι' αὐτή δέν ὑπάρχει συντονισμός καί στό κύριο κύκλωμα θά κυκλοφορεῖ ρεῦμα πού θά είναι ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς δεύτερης τάσεως.


Στό φαινόμενο αὐτό στηρίζεται ὁ διαχωρισμός τῶν τάσεων πού ἔχουν διαφορετικές συχνότητες (φίλτρα).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 62ο

Πειραματική εὕρεση τῆς καμπύλης ἐναλλασσόμενου ρεύματος. Παλμογράφος μέ βρόγχο

*Απαραίτητα δργανα

1. Τρεῖς βάσεις χυτοσιδερένιες.
2. Τρεῖς ράβδοι φ 10 mm μήκους 80 cm.
3. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 30 cm.
4. Τρεῖς σύνδεσμοι ἀπλοί (σταυροί).
5. "Ενας σύνδεσμος περιστρεφόμενος.
6. Μιά βάση γιά τή στήριξη κινητήρα μέ στρόφαλο.
7. "Ενας πυρήνας ἀπό πυριτιούχο λαμαρίνα σέ σχήμα U.
8. Δυό πηγία 300 σπειρών.
9. "Ενας ἡλεκτρικός κινητήρας.
10. "Ενα περίστρεπτο κάτοπτρο.
11. "Ενας ιμάντας συγδέσεως.
12. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
13. "Ενας ἀνορθωτής σεληνίου.
14. "Ενας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
15. "Ενας προβολέας Reuter.
16. Τέσσερα καλώδια τῶν 30 cm.
17. Τέσσερα καλώδια τῶν 50 cm.
18. Δυό καλώδια τοῦ 1 m.
19. Δυό ροοστάτες 10 Ω, 5 A.

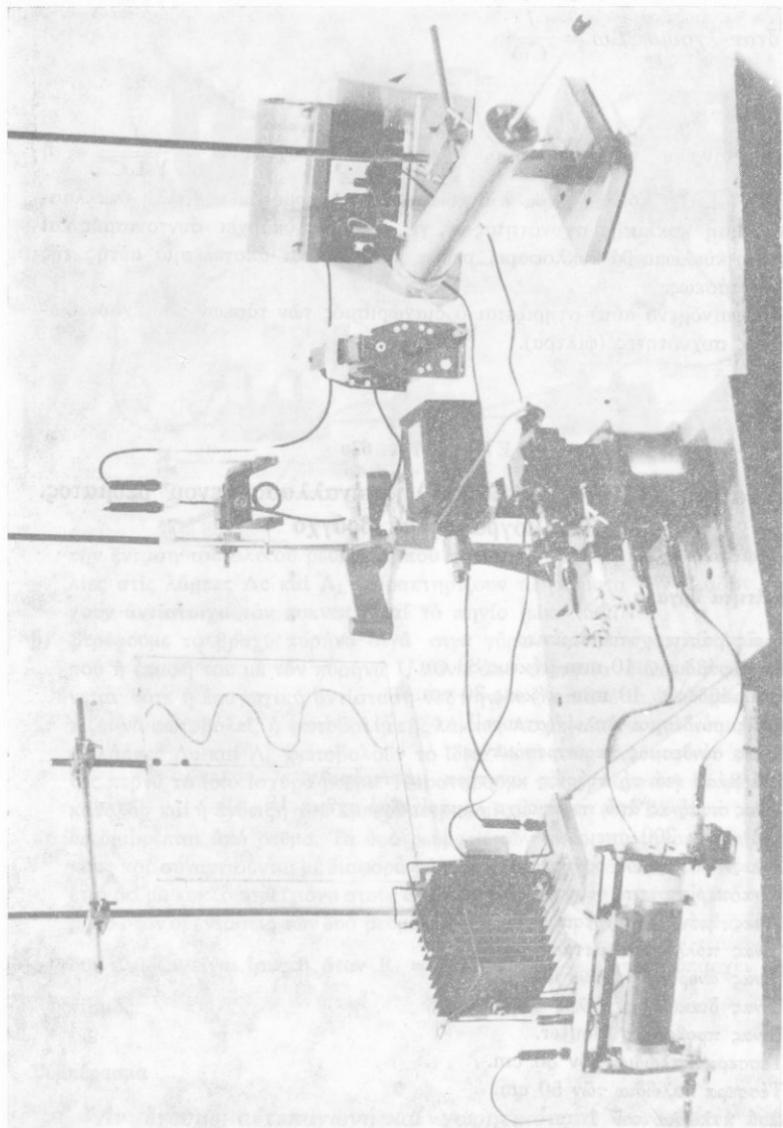

Εικ. 265

20. "Ενας βρόγχος σέ πλαισιο.
21. "Ενας πεταλοειδής μαχηνήτης μέ στέλεχος, πού μπορεί νά προσαρμοστεί στό πηνίο του βρόγχου.
22. Μιά δθόνη άδιαφανής.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- α) Βιδώνουμε στή βάση τόν πυρήνα τοῦ σχήματος U καί σ' αὐτόν συναρμολογούμε τόν κινητήρα. Βγάζουμε ἀπό τό στρόφαλο τῆς βάσεως τή λαβή καί στή θέση της συναρμολογούμε τό περιστρεπτό κάτοπτρο. Συνδέουμε τήν τροχαλία τοῦ κινητήρα μέ τήν τροχαλία τοῦ κατόπτρου μέ τόν ίμάντα.
- β) Προσαρμόζουμε τόν πεταλοειδή μαγνήτη στό πλαισίο τοῦ βρόγχου, συναρμολογούμε δροθοστάτη καί πάνω σ' αὐτόν στηρίζουμε τή διάταξη τοῦ βρόγχου μέ τό βρόγχο κατακόρῳφο.
- γ) Συναρμολογούμε δεύτερο δροθοστάτη καί πάνω σ' αὐτόν μέ τόν περιστρεφόμενο σύνδεσμο στηρίζουμε τόν προβολέα Reuter πού έχει τό διάφραγμα μέ τήν κυκλική δύτη.
- δ) Συναρμολογούμε καί τρίτο δροθοστάτη καί στή μέση του μέ ξνα σύνδεσμο στερεώνουμε δριζόντια τή ράβδο τῶν 30 cm καί σ' αὐτή μέ άλλο σύνδεσμο τήν δθόνη μέ τό στέλεχός της πρός τά πάνω.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Τροφοδοτούμε τόν προβολέα Reuter μέ τάση 6-8 V καί ρυθμίζουμε τίς θέσεις δόλων τῶν μερικῶν διατάξεων τῆς πειραματικής ἐγκαταστάσεως ἔτσι, πού μιά στενή φωτεινή δέσμη πού ξεκινᾶ ἀπό τόν προβολέα νά ἀνακλᾶται πρότα στό κάτοπτρο τοῦ βρόγχου, ὑστερα πάνω στό περιστρεπτό κάτοπτρο καί τελικά νά πέφτει πάνω στήν δθόνη πού πάνω της θά σχηματίζει μιά φωτεινή κηλίδα.
- β) Τροφοδοτούμε τό βρόγχο μέ έναλλασσόμενη τάση 2-4 V, βάζοντας μέσα στό κύκλωμα καί τό ροοστάτη. Ρυθμίζουμε μέ τόν ειδικό κοχλία τό τεντόμα τῶν συρμάτων τοῦ βρόγχου ἔτσι, πού τό κάτοπτρό του νά πάλεται μέ τό πιό μεγάλο πλάτος. Παρατηρούμε στήν δθόνη πώς ή φωτεινή κηλίδα φαίνεται τώρα σάν δριζόντια φωτεινή γραμμή ἔξαιτις τῆς διάρκειας τοῦ αἰσθήματος (μεταισθήματος).
- γ) Τροφοδοτούμε τελικά τόν κινητήρα μέ συνεχή τάση 10-20 V, βάζοντας στό κύκλωμα τό δεύτερο ροοστάτη. Τό περιστρεπτό κάτοπτρο περιστρέφεται καί στήν δθόνη παρατηρούμε μιά ήμιτονοειδή καμπύλη, τή χυρακτηριστική τοῦ έναλλασσόμενου ρεύματος. Μέ τό ροοστάτη ρυθμίζουμε τίς στροφές τοῦ κινητήρα ἔτσι, πού νά πετυχαίνουμε τό πιό καλό ἀποτέλεσμα (εἰκ. 265)


Συμπέρασμα

Μέ τόν παλμογράφο μέ βρόγχο μποροῦμε νά δείξουμε τήν εἰκόνα τῆς περιοδικῆς μεταβολῆς τοῦ ἐναλλασσόμενον ρεύματος, δηλ. τήν χαρακτηριστική ήμιτονοειδή καμπύλη αὐτοῦ.

ΠΕΙΡΑΜΑ 63ο

Άρχή τῆς λειτουργίας τῶν ἐπαγωγικῶν ἡλεκτροκινητήρων

Εἰκ. 266

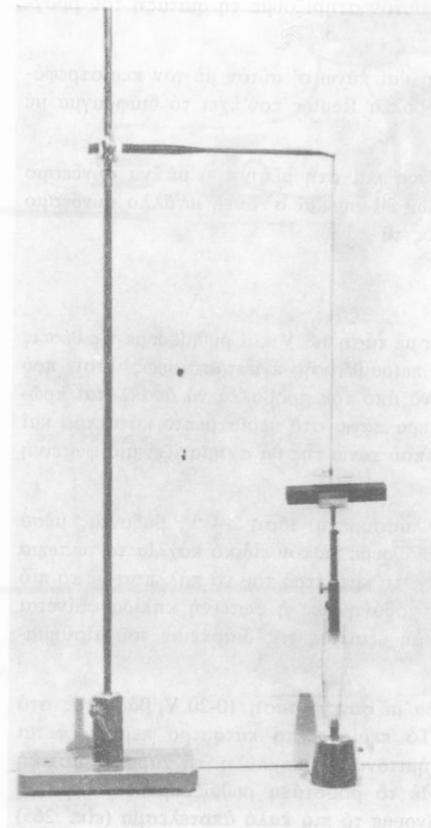

Άπαραίτητα ὅργανα

1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μία ράβδος $\varnothing 10$ mm μήκους 80 m.
3. "Ενας σύνδεσμος άπλός (σταυρός).
4. "Ενα ἄγκιστρο.
5. "Ενας δίσκος ἀπό ἀλουμίνιο ή χαλκό φ 6-8 cm πού ἔχει στό κέντρο ἄγκιστρο (ό δίσκος τῆς συσκευῆς ὑδροστατικῆς πιέσεως).
6. "Ενα κομμάτι ἀπό κοινόν $\tilde{\eta}$ μα 30-40 cm.
7. "Ενας μονωτικός στύλος σέ βάση.
8. "Ενα σάγμα γιά στήριξη ραβδόμορφου μαγνήτη μέ αἱδία στηρίξεως.
9. "Ενα ζευγάρι ραβδόμορφων μαγνητῶν.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Βιδώνουμε στή βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m καὶ στό πάνω ἄκρο τῆς συνδέουμε μέ τό σύνδεσμο τό ἄγκιστρο. Προσδένουμε μέ τό νῆμα τό δίσκο ἀπό ἀλουμίνιο καὶ τόν κρεμᾶμε ἀπό τό ἄγκιστρο, φροντίζοντας τό ἐπίπεδό του νά είναι οριζόντιο.

β) Πάνω στό μονωτικό στύλο προσαρμόζουμε τήν άκιδα μέ τό σάγμα, πού πάνω του τοποθετούμε δριζόντιο τό ραβδόμορφο μαγνήτη.

Τοποθετούμε τό μονωτικό στύλο κάτω ἀπό τό δίσκο και κανονίζουμε τό ӯψιος τού ἀγκίστρου τόσο, πού νά ἀπέχει ὅ δίσκος πολὺ λίγο ἀπό τό μαγνήτη.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

Θέτουμε σέ περιστροφική κίνηση τό μαγνήτη γύρω ἀπό κατακόρυφο ἄξονα. Παρατηρούμε πώς και ὅ δίσκος στρέφεται κατά τήν ἴδια φορά (εἰκ. 266). "Ο-ταν περιστρέφεται ὁ μαγνήτης, ἔχουμε ἔνα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο πού παρασύρει σέ περιστροφή τό δίσκο κατά τήν ἴδια φορά, γιατί πάνω σ' αὐτὸν ἀναπτύσσονται ρεύματα Foucault.

Συμπέρασμα


"Οταν ἔνας ἀγωγός πού πάνω τον εἶναι δυνατό νά ἀναπτυχθοῦν ρεύματα Foucault βρίσκεται μέσα σέ στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο κι είναι τοποθετημένος ἐτσι, πού νά μπορεῖ νά στρέφεται γύρω ἀπό τό ἄξονα κάθετο στή διεύθυνση τοῦ πεδίου, τότε ὁ ἀγωγός αντός στρέφεται μέ γωνιακή ταχύτητα πού πάει νά γίνει ἴδια μέ τήν ταχύτητα τοῦ στρεφόμενου πεδίου.

ΠΕΙΡΑΜΑ 64ο

Πραγματοποίηση ἀσύγχρονου κινητήρα

Ἀπαραίτητα ὅργανα

1. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. Τέσσερα πηνία 1200 σπειρῶν.
3. Τέσσερις πυρῆνες βραχεῖς ἀπό πυριτιοῦχο λαμαρίνα.
4. "Ενας χάλκινος κύλινδρος Ø 5 cm ὥψους 6-8 cm. ὁ οποίος από τον μέσον τον περιβάλλει μία σύριγγα.
5. Μία ἀκίδα γιά στήριξη μαγνητικῆς βελόνας.
6. "Ενας πυκνωτής 20 μF.
7. Τέσσερα καλώδια μήκους 30 cm.
8. Δυό καλώδια μήκους 50 cm.
9. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
10. Δυό πολλαπλά βύσματα.
11. "Ενας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.

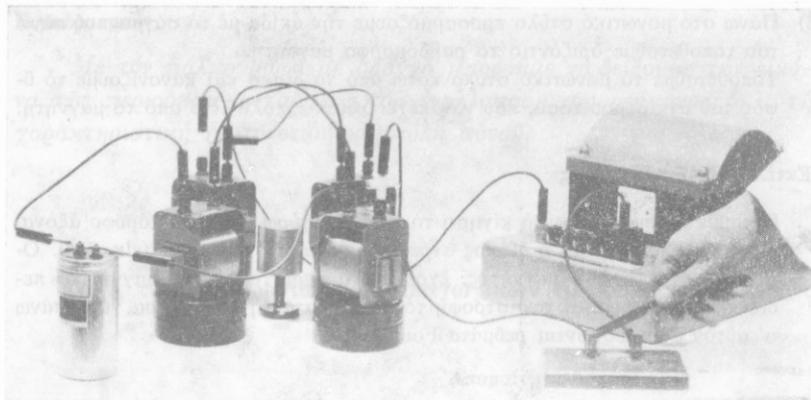

Εἰκ. 267

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- α) Συνδέουμε τά πηνία δύο δύο μέ τά καλώδια τῶν 30 cm και φροντίζουμε νά διαρρέονται ἀπό ρεῦμα μέ τήν ΐδια φορά. Τά τοποθετοῦμε μέ τέτοιο τρόπο, πού οι ἄξονες τῶν πηνίων κατά ζευγάρι νά είναι συνέχεια και οι ἄξονες τῶν δύο ζευγαριών κάθετοι δέ να είναι στόν άλλο. Βάζουμε μέσα στά πηνία τούς πυρήνες.
- β) Συνδέουμε τά δύο ἄκρα τοῦ ἐνός ζευγαριοῦ τῶν πηνίων μέ τόν πολλαπλό μετασχηματιστή σέ τάση 20 V, βάζοντας στό κύκλωμα και τό διακόπτη. Στά ΐδια ἄκρα τῶν πηνίων συνδέουμε παράλληλα τά δύο ἄκρα τοῦ ἄλλου ζευγαριοῦ τῶν πηνίων, βάζοντας στό κύκλωμα στή σειρά τόν πυκνωτή.
- γ) Στό κέντρο τῶν ἄξονων τῶν πηνίων πού διασταυρώνονται τοποθετοῦμε τήν ἀκίδα στηρίξεως τῆς μαγνητικῆς βελόνας και πάνω σ' αὐτή στηρίζουμε ὑπάνωπο δόχειο κύλινδρο. Τοποθετοῦμε τά πηνία σέ κατάλληλα ύποστηρίγματα ἔτσι, πού τά κέντρα τῶν πυρήνων νά βρίσκονται στό μισό τοῦ ύψους τοῦ χάλκινου κυλίνδρου.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

Κλείνουμε τό διακόπτη και παρατηροῦμε πώς δέ χάλκινος κύλινδρος στρέφεται γύρω ἀπό τήν ἀκίδα στηρίξεως (εἰκ. 267). Έξαιτίας τοῦ πυκνωτῆς ύπαρχη διαφορά φάσεως 90° στά ρεύματα τῶν δύο κλάδων, μέ συνέπεια νά δημιουργεῖται στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, πού τό παρακολουθεῖ δέ χάλκινος κύλινδρος, γιατί δημιουργοῦνται σ' αὐτόν ρεύματα Foucault.

Συμπέρασμα

Oι ἀσύγχρονοι κινητῆρες ἔχουν ὡς κινητό τμῆμα κατάλληλη

διάταξη (κλωβό) πού στρέφεται μέσα σέ στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο μέ γυναική ταχύτητα πού πάει νά γίνει ίση μέ τήν ταχύτητα τοῦ στρεφόμενου πεδίου.

Σημείωση 1η

Μποροῦμε νά πετύχουμε τό πείραμα καί μέ πηνία τῶν 600 ή καί τῶν 300 σπειρῶν, ἀλλά πρέπει τότε νά χρησιμοποιήσουμε πιό ψηλή τάση.

Σημείωση 2η

‘Αντι γιά τό χάλκινο κύλινδρο (Faraday) ΗΛ 130.0, μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε ἔνα μεταλλικό δοχεῖο ΘΕ 110.0 ή τήν κυκλική πλάκα τῆς συσκευῆς ἰσορροπίας τύπου Γ (ΜΣ 070.0) η ἄκομα καί ἔνα μεταλλικό κουτί ἀπό κονσέρβα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 65ο


Πραγματοποίηση μετασχηματιστῆ γιά ὑψώσεη τάσεως καί γιά ὑποβιβασμό τάσεως

Απαραίτητα ὅργανα

1. “Ἐνας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστῆ.
3. “Ἐνας πυρήνας ἀπό πυριτιούχο λαμαρίνα σέ σχῆμα U.
4. “Ἐνας πυρήνας ἀπό πυριτιούχο λαμαρίνα βραχύς.
5. “Ἐνα πηνίο 300 σπειρῶν.
6. “Ἐνα πηνίο 600 σπειρῶν.
7. “Ἐνα πηνίο 1200 σπειρῶν.
8. “Ἐνα βολτόμετρο ἐναλλασσόμενης τάσεως (Α.Ο.).
9. Δυό καλώδια μήκους 50 cm.
10. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
11. Δυό πολλαπλά βύσματα.
12. Δυό μπανάνες διγκλωτές.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Βιδώνουμε στή βάση τοῦ λυόμενου μετασχηματιστῆ τόν πυρήνα σέ σχῆμα U, βάζουμε σ' αὐτὸν τά δύο πηνία τῶν 300 σπειρῶν καί τῶν 600 σπειρῶν καί πάνω ἀπό αὐτά τό βραχύ πυρήνα πού τόν βιδώνουμε στερεά. Πραγματοποιήσαμε ἔτσι ἔνα μετασχηματιστή ὑψώσεως η ὑποβιβασμοῦ τάσεως.

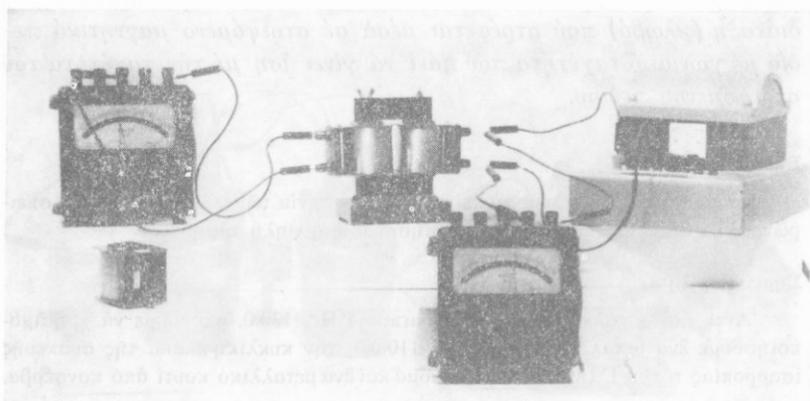

Εἰκ. 268

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Προσαρμόζουμε στούς ἀκροδέκτες τοῦ πηνίου τῶν 300 σπειρῶν τά δυό πολλαπλά βύσματα καὶ τά συνδέουμε μέ τό μετασχηματιστή σέ τάση π.χ. 6 V. Ἐπαληθεύουμε τήν τάση αὐτή, συνδέοντας παράλληλα στά ἵδια ἄκρα τοῦ πηνίου τῶν 300 σπειρῶν τό βολτόμετρο καὶ σημειώνουμε τήν ἔνδειξη (εἰκ. 268). Ἀποσυνδέουμε τό βολτόμετρο ἀπό τό πηνίο τῶν 300 σπειρῶν (πρωτεύον) καὶ τό συνδέουμε στούς ἀκροδέκτες τοῦ πηνίου τῶν 600 σπειρῶν (δευτερεύον). Παρατηροῦμε πώς η ἔνδειξη τοῦ βολτόμετρου εἶναι περίπου διπλάσια τῆς πρώτης. Ἐτσι ἐπαληθεύουμε τή σχέση $\frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2}$, δημο n₁ καὶ n₂ εἶναι οἱ ἀριθμοί τῶν σπειρῶν καθενός ἀπό τά δυό πηνία.
- b) Τροφοδοτοῦμε τό πρωτεύον πηνίο μέ τάσεις 10 V, 20 V, 30 V καὶ βρίσκουμε ἀντίστοιχα στό δευτερεύον περίπου 20 V, 40 V, 60 V. Προσέχουμε νά χρησιμοποιοῦμε κάθε φορά τήν ἀνάλογη κλίμακα τοῦ βολτόμετρου. Ό μετασχηματιστής πού χρησιμοποιεῖται κατ' αὐτόν τόν τρόπο εἶναι μετασχηματιστής ὑψώσεως τάσεως.
- γ) Ἀντιστρέφουμε τό μετασχηματιστή καὶ χρησιμοποιοῦμε γιά πρωτεύον τό πηνίο τῶν 600 σπειρῶν, πού στούς ἀκροδέκτες τοῦ τοποθετοῦμε τά πολλαπλά βύσματα καὶ τροφοδοτοῦμε μέ τάσεις 10 V, 20 V, 30 V, 42 V. Τό βολτόμετρο στά ἄκρα τοῦ δευτερεύοντος (300 σπειρες) μᾶς δείχνει περίπου 5 V, 10 V, 15 V, 21 V ἀντίστοιχα. Ό μετασχηματιστής πού χρησιμοποιεῖται κατ' αὐτόν τόν τρόπο εἶναι μετασχηματιστής ὑποβιβασμού τάσεως.
- δ) Ἀντικαθιστοῦμε τό πηνίο τῶν 600 σπειρῶν μέ τό πηνίο τῶν 1200 σπειρῶν καὶ σχηματίζουμε μετασχηματιστή μέ λόγο μετασχηματισμού 1 : 4. Ἐργα-

ζόμαστε όπως καὶ πιὸ πάνω καὶ βρίσκουμε πάντοτε νά ισχύει ἡ σχέση
$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2}$$
.

Συμπέρασμα

Μέ τό μετασχηματιστή μποροῦμε νά ίψωσονμε ἡ νά ίποβιβάσουμε τίη τάση τοῦ ἐναλλασσόμενον φεύγματος, διότε πάντα ὁ λόγος τῶν τάσεων στά ἀκριτικῶν δυό πηγίων θά είναι ἵσος μέ τό λόγο τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σπειρῶν τους, δηλ. τό λόγο μετασχηματισμοῦ τοῦ μετασχηματιστῆ.

ΠΕΙΡΑΜΑ 66ο

Πραγματοποίηση πολλαπλοῦ μετασχηματιστῆ ίποβιβασμοῦ τάσεως 110 V σέ 2, 4, 6, 8 V

Απαραίτητα ὅργανα πορτατικά, πολλαπλού μετασχηματιστή, πορτατικά ηλεκτρικά.

Απαραίτητα ὅργανα πορτατικά, πολλαπλού μετασχηματιστή, πορτατικά ηλεκτρικά.


1. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. Μιά βάση λυόμενον μετασχηματιστή.
3. "Ενας πυρήνας ἀπό πυριτιοῦ λαμαρίνα σέ σχῆμα U.
4. "Ενας πυρήνας βραχύς ἀπό πυριτιοῦ λαμαρίνα.
5. "Ενα πηγίο 600 σπειρῶν.
6. "Ενα πηγίο πολλαπλό.
7. "Ενας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
8. Τέσσερα καλώδια τῶν 50 cm.
9. "Ενα καλώδιο 1 m.
10. Δυό μπανάνες δίγχαλωτές.
11. "Ενα βολτόμετρο ἐναλλασσόμενης τάσης (A.C.).

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Βιδώνουμε πάνω στή βάση τοῦ λυόμενον μετασχηματιστῆ τόν πυρήνα σέ σχῆμα U καὶ στά δυό σκέλη του βάζουμε τά δυό πηγία. Τοποθετοῦμε πάνω ἀπό αὐτά τό βραχύ πυρήνα καὶ τόν βιδώνουμε μέ τούς κοχλίες. Έχουμε τώρα συναρμολογήσει ἔναν πολλαπλό μετασχηματιστή πού ίποβιβάζει τήν τάση.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

Συνδέοντες τούς ἀκροδέκτες τοῦ πηγίου τῶν 600 σπειρῶν μέ τόν πολλαπλό

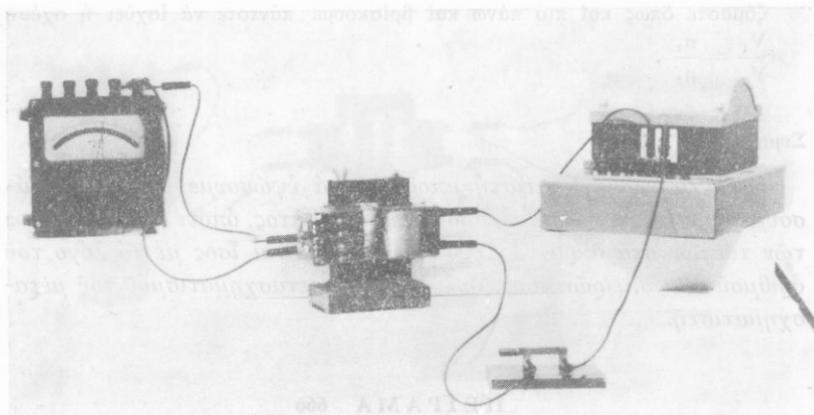

Εἰκ. 269

Εφεύρεται ο πρώτος μηχανισμός για την απόδειξη της συνθήσεως διάφορου μαγνητικού πεδίου.

μετασχηματιστή σε τάση 110 V και βάζουμε στό κύκλωμα και τό διακόπτη. Κλείνουμε τό διακόπτη και συνδέουμε τό βολτόμετρο στούς διάφορους άκροδέκτες τού δευτερεύοντος πολλαπλού πηνίου· διαπιστώνυμε πώς μπορούμε νά πάρουμε διάφορες τάσεις (εἰκ. 269).

Συμπέρασμα

Στό δευτερεύον πηνίον διάφοροι άκροδέκτες πού άντιστοιχούν κάθε φορά σέ διαφορετικό άριθμό σπειρών. Έτσι, συνδέοντας τό βολτόμετρο σέ διάφορους άκροδέκτες, παίρνουμε διάφορες τάσεις άνάλογα μέ τόν άριθμό τῶν σπειρών πού περιλαμβάνονται άναμεσα στούς άκροδέκτες πού χρησιμοποιοῦμε.

Μέ άνάλογο τρόπο λειτουργεῖ και ὁ τυποποιημένος πολλαπλός μετασχηματιστής.


Ανατολική Επαγγελματική Σχολή

ΠΕΙΡΑΜΑ 67ο
Πραγματοποίηση ἐπαγγελματικοῦ κλιβάνου

Άπαραίτητα ὅργανα

1. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.

2. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστῆς.

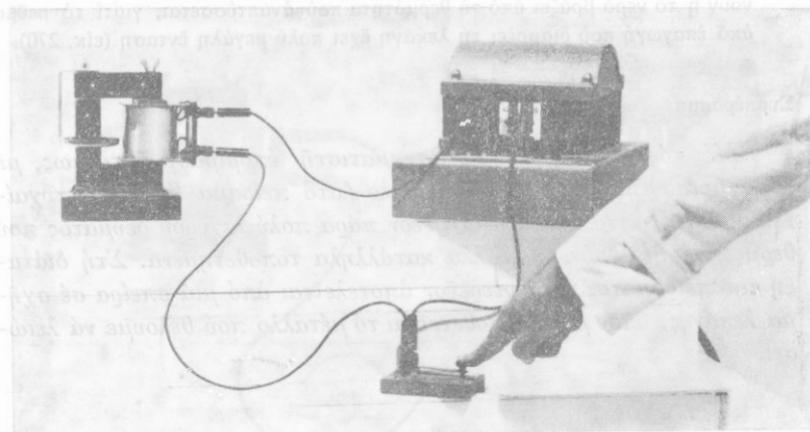

Εἰκ. 270

3. "Ένας πυρήνας άπό πυριτιούχο λαμαρίνα σέ σχήμα U.
4. "Ένας πυρήνας άπό πυριτιούχο λαμαρίνα βραχύς.
5. "Ένα πηνίο μέ 600 ή 300 σπεῖρες.
6. Μιά λεκάνη τήξεως μολύβδου.
7. "Ένας διακόπτης μπουτόν.
8. Δυο καλώδια τῶν 50 cm.
9. "Ένα καλώδιο τοῦ 1 m.
10. Κομμάτια μολύβδου ή κασσίτερου.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Βιδώνουμε πάνω στή βάση τοῦ λυόμενου μετασχηματιστῆ τὸν πυρήνα σέ σχήμα U καὶ βάζουμε τό πηνίο στόν ἵνα βραχίονα καὶ τή λεκάνη τήξεως στόν ἄλλο. Τοποθετοῦμε πάνω τό βραχὺ πυρήνα καὶ τόν βιδώνουμε καλά μέ τούς κατάλληλους κοχλίες ἔτσι, πού ή κεφαλή (πεταλούδα) τοῦ κοχλία πού εἶναι πρός τό μέρος τῆς λεκάνης νά συγκρατεῖ τό διχαλωτό ἄκρο τοῦ στελέχους τῆς.
- *Έχουμε τώρα συναρμολογήσει ἓνα μετασχηματιστή πού τό πρωτεῦον του ἔχει 600 ή 300 σπεῖρες καὶ τό δευτερεῦον μόνο μιά, τή λεκάνη.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος

Συνδέονται τούς ἀκροδέκτες τοῦ πηνίου μέ τόν πολλαπλό μετασχηματιστή σέ τάση 110 V, βάζοντας στό κύκλωμα καὶ τό διακόπτη. Βάζουμε μέσα στή λεκάνη κομμάτια ἀπό μολύβδο ή κασσίτερο ή λίγο νερό.

Κλείνονται τό διακόπτη καὶ πολύ σύντομα δ μολύβδος ή δ κασσίτερος λειώ-

νουν ή τό νερό βράζει άπό τή θερμότητα πού άναπτύσσεται, γιατί τό ρεῦμα άπό έπαγωγή πού διαρρέει τή λεκάνη έχει πολύ μεγάλη ένταση (εἰκ. 270).

Συμπέρασμα

Μέ τό σχηματισμό μετασχηματιστή ύποβιβασμοῦ τάσεως, με λόγο μετασχηματισμοῦ πολύ μεγάλο (στό πείραμα 600:1), πετυχαίνουμε τήν άνάπτυξη στό δευτερεύον πάρα πολύ ίσχυρον φεύγματος πού θεομαίνει καί λειώνει μέταλλα κατάλληλα τοποθετημένα. Στή διάταξη τοῦ πειράματος τό δευτερεύον άποτελεῖται άπό μιά σπείρα σέ σχῆμα λειμάνης, όπου μέσα τοποθετεῖται τό μέταλλο πού θέλουμε νά λειώσει.

ΠΕΙΡΑΜΑ 68ο

Πραγματοποίηση διατάξεως γιά τή συγκόλληση μεταλλικῶν άντικείμενων (πόντα)


Απαραίτητα δργανα

1. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστή.
3. "Ενας πυρήνας άπό πυριτιούχο λαμαρίνα σέ σχῆμα U.
4. "Ενας πυρήνας άπό πυριτιούχο λαμαρίνα βραχύς.
5. "Ενα πηνίο άπό 600 ή 300 σπεῖρες.
6. "Ενα πηνίο μέ 6 σπεῖρες.
7. "Ενας διακόπτης μποντόν.
8. Δυό καλώδια τῶν 50 cm.
9. "Ενα καλώδιο τοῦ 1 m.
10. "Ενα καρφί.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

Βιδώνουμε στή βάση τοῦ λυόμενου μετασχηματιστή τόν πυρήνα σέ σχῆμα U καί στά δυό σκέλη του προσαρμόζουμε τά δυό πηνία. Τοποθετούμε πάνω άπό αυτά τό βραχύ πυρήνα καί τόν βιδώνουμε.

"Έχουμε συναρμολογήσει ένα μετασχηματιστή πού τό πρωτεύον του έχει 600 ή 300 σπεῖρες καί τό δευτερεύον μόνο 6.

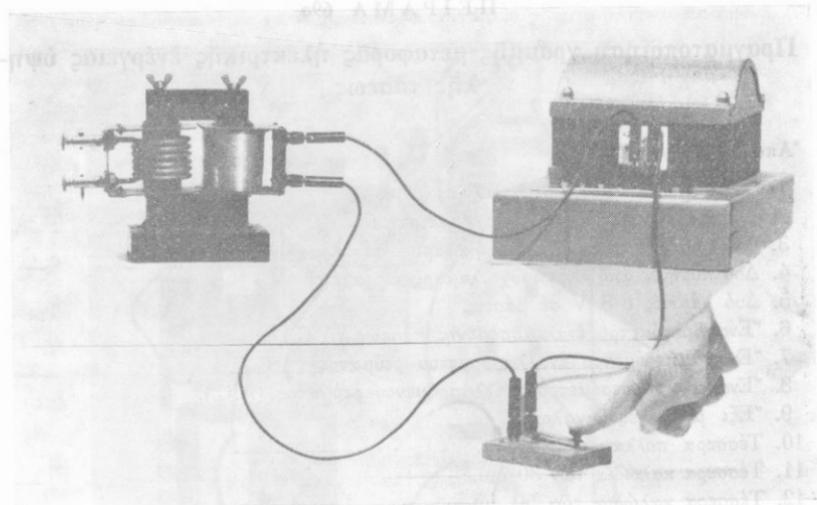

Εἰκ. 271

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

Συνδέουμε τοὺς ἀκροδέκτες τοῦ πηνίου μέ τις 600 ή 300 σπεῖρες μέ τὸν πολ-
λαπλό μετασχηματιστή σὲ τάση 110 V, βάζοντας καὶ τὸ διακόπτη. Βραχυκυ-
κλώνουμε τοὺς ἀκροδέκτες τοῦ πηνίου τὸν δ σπειρῶν μέ τὸ καρφί, βιδώνοντας
καλά τοὺς κοχλίες. Κλείνουμε τὸ διακόπτη καὶ πάρα πολύ σύντομα παρατη-
ροῦμε πῶς τὸ καρφί κοκκινίζει (έρυθροπυρώνεται), στή συνέχεια λευκοπυ-
ρώνεται καὶ κόβεται (εἰκ. 271).

Συμπέρασμα

*Εξαιτίας τοῦ μεγάλου λόγου μετασχηματισμοῦ τό δεῦμα πού
διαρρέει τό δευτερεῦν πηνίο εἶναι πάρα πολύ λίσχυρο καὶ προκαλεῖ
τή θέρμανση καὶ τίν κοπή τοῦ καρφιοῦ.

παλλίν δὲ τοῦ καρφοῦ προστέθεται τὸ πειράματος αὐτὸν διὰ νηστὸν
λαμπτὸν μέ την περιστροφὴν τοῦ πηνίου παρατηρεῖται σταθερότητα
παραπλέον μέ την περιστροφὴν τοῦ πηνίου παρατηρεῖται σταθερότητα

πανχίδιον πεταζόμενον διατηρεῖται σταθερότητα παρατηρεῖται σταθερότητα
πανχίδιον πεταζόμενον διατηρεῖται σταθερότητα παρατηρεῖται σταθερότητα

Πραγματοποίηση γραμμής μεταφορᾶς ηλεκτρικῆς ένέργειας ύψη-λῆς τάσεως

*Απαραίτητα σύργανα


1. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
 2. Δυό βάσεις λυόμενου μετασχηματιστῆς.
 3. Δυό πυρήνες άπό πυριτιούχο λαμαρίνα σέ σχήμα U.
 4. Δυό πυρήνες άπό πυριτιούχο λαμαρίνα βραχεῖς.
 5. Δυό λάμπτες 6-8 V σέ βάσεις.
 6. "Ενα βολτόμετρο έναλλασσόμενης τάσεως (A.C.).
 7. "Ενα άμπερόμετρο έναλλασσόμενου ρεύματος (A.C.).
 8. "Ενα μιλλιαμπερόμετρο έναλλασσόμενου ρεύματος (A.C.).
 9. "Εξι μπανάνες διγαλλωτές.
 10. Τέσσερα πολλαπλά βύσματα.
 11. Τέσσερα καλώδια τῶν 30 cm.
 12. Τέσσερα καλώδια τῶν 50 cm.
 13. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
 14. Δυό πηνία μέ 300 σπειρῶν (πόντα)
 15. Δυό πηνία μέ 24000 σπειρῶν.
 16. "Ενας διακόπτης άπλιός μαχαιρωτός.
- Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως**

- a) Βιδώνουμε στις βάσεις τοῦ λυόμενου μετασχηματιστῆς τοὺς πυρήνες πού ἔχουν σχήμα U καὶ στά σκέλη τους βάζουμε άπό ἓνα πηνίο τῶν 300 σπειρῶν καὶ ἕνα τῶν 24000 σπειρῶν. Στερεώνουμε άπό πάνω τοὺς βραχεῖς πυρῆνες κι ἔχουμε ἔτσι συναρμολογήσει δυό μετασχηματιστές.
- β) Τόν ἔναν άπό αὐτούς χρησιμοποιοῦμε γιά ὑποβιασμό τάσεως, πού τὸν συνδέουμε μέ τὸν πολλαπλό μετασχηματιστή σέ τάση 8-10 V, βάζοντας στό κύκλωμα τὸ διακόπτη, τὴ λάμπτα καὶ τὸ άμπερόμετρο.
- γ) Τόν ἄλλο τὸν χρησιμοποιοῦμε γιά ὑποβιασμό τάσεως καὶ συνδέουμε τοὺς ἀκροδέκτες τοῦ πηνίου τῶν 24000 σπειρῶν μέ τοὺς ἀκροδέκτες τοῦ δημοιού πηνίου τοῦ πρότον μετασχηματιστῆς, βάζοντας στό κύκλωμα καὶ τὸ μιλλιαμπερόμετρο στήν κλίμακα 0-10 mA.
- δ) Στό δευτερεύον τοῦ δεύτερου μετασχηματιστῆς συνδέουμε τὴ δεύτερη λάμπτα.

*Έκτέλεση τοῦ πειράματος

- a) Τροφοδοτοῦμε τὸ ἀρχικό κύκλωμα μέ τάση 8-10 V. Τό άμπερόμετρο δείχνει πώς περνᾷ ρεῦμα περίπου 0,6 A. Τό μιλλιαμπερόμετρο δείχνει πώς περνᾶ

Εικόνα 272

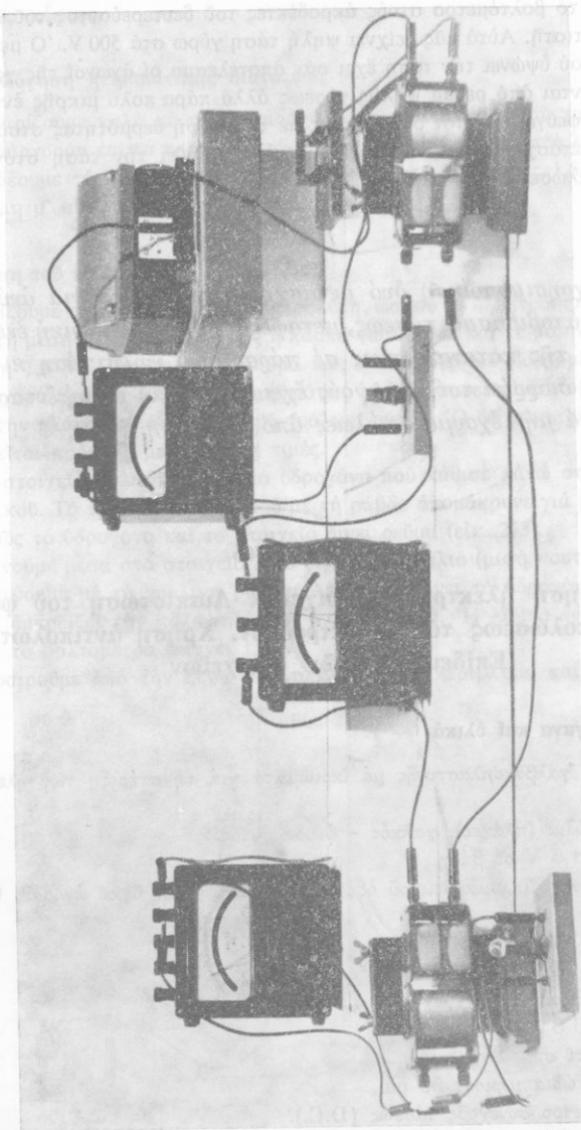

Eik. 272

Είναι μετρητές δύναμης οι που γίνεται στα εγκάρυπτα της Αεροδρόμου ή της Αεροπλάνου ή της Αεροπορίας. Οι που γίνεται στην αεροπορία είναι πολύ μεγάλες και γίνεται στην αεροπορία. Τα που γίνεται στην αεροπορία είναι πολύ μεγάλες και γίνεται στην αεροπορία. Τα που γίνεται στην αεροπορία είναι πολύ μεγάλες και γίνεται στην αεροπορία.

Τα που γίνεται στην αεροπορία είναι πολύ μεγάλες και γίνεται στην αεροπορία. Τα που γίνεται στην αεροπορία είναι πολύ μεγάλες και γίνεται στην αεροπορία. Τα που γίνεται στην αεροπορία είναι πολύ μεγάλες και γίνεται στην αεροπορία. Τα που γίνεται στην αεροπορία είναι πολύ μεγάλες και γίνεται στην αεροπορία.

Αναφέρεται στην αεροπορία ότι τα που γίνεται στην αεροπορία είναι πολύ μεγάλες και γίνεται στην αεροπορία. Τα που γίνεται στην αεροπορία είναι πολύ μεγάλες και γίνεται στην αεροπορία. Τα που γίνεται στην αεροπορία είναι πολύ μεγάλες και γίνεται στην αεροπορία. Τα που γίνεται στην αεροπορία είναι πολύ μεγάλες και γίνεται στην αεροπορία.

- ρεῦμα πάρα πολύ μικρῆς ἐντάσεως 2-3 mA καί ή λάμπα φωτοβολεῖ (εἰκ. 272).
- β) Συνδέουμε τό βολτόμετρο στούς ἀκροδέκτες τοῦ δευτερεύοντος τοῦ πρώτου μετασχηματιστῆ. Αὐτό μᾶς δείχνει ψηλή τάση γύρω στά 500 V. Ὁ μετασχηματιστής πού ὑψώνει τήν τάση ἔχει σάν ἀποτέλεσμα οἱ ἀγωγοὶ τῆς γραμμῆς νά διαρρέονται ἀπό ρεῦμα ψηλῆς τάσεως ἀλλά πάρα πολύ μικρῆς ἐντάσεως καί νά ἀποφεύγονται ἔτσι οἱ ἀπώλειες μέ τή μορφή θερμότητας στούς ἀγωγούς. Ὁ μετασχηματιστής ὑποβιβασμοῦ ὑποβιβάζει τήν τάση στόν τόπο τῆς καταναλώσεως.

Συμπέρασμα

Μέ τή χρησιμοποίηση δυό μετασχηματιστῶν, ἔνα γιά ἀνύφωση καὶ ἔνα γιά ὑποβιβασμό τάσεως, μεταφέρουμε τήν ἡλεκτρική ἐνέργεια στούς τόπους τῆς καταναλώσεως σέ πάρα πολύ ψηλή τάση κι ἔτσι τό ρεῦμα πού διαρρέει τούς ἀγωγούς ἔχει πάρα πολύ μικρή ἐνταση, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ἔχουμε ἀπώλειες ἀπό θέρμαση.

ΠΕΙΡΑΜΑ 70ό

Πραγματοποίηση ἡλεκτρικοῦ στοιχείου. Διαπίστωση τοῦ φαινομένου τῆς πολόσεως τῶν ἡλεκτρόδιων. Χρήση ἀντιπολωτικοῦ.
*Ἐπίδειξη ἔηρῶν στοιχείων

*Απαραίτητα ὅργανα καί διακά

1. Μιά λεκάνη γαλβανοπλαστικῆς μέ ἵκριώματα γιά τή στήριξη τῶν ἡλεκτρόδιων.
2. Δυό ἡλεκτρόδια (πλάκες), χαλκός - ψευδάργυρος.
3. Μιά λάμπα 1,5 V σέ βάση.
4. Ἡλεκτροιόλυτης (διάλυμα θειικοῦ δέξεος μέ 10-20% κατ' ὅγκο ἀγοραϊο θειικό δέξιο).
5. Μιά γυάλινη ράβδος.
6. Διχρωμικό κάλιο.
7. Μιά στήλη ἔηρῶν στοιχείων τῶν 4,5 V.
8. Μιά λάμπα 6-8 V σέ βάση.
9. "Ἐνα κομμάτι σμυριδόχαρτου.
10. Τέσσερα καλώδια μήκους 50 cm.
11. "Ἐνα βολτόμετρο συνεχοῦς τάσεως (D.C.).
12. "Ἐνα πλαστικό κουταλάκι.

13. Δυό κροκόδειλοι.

14. "Ένας κόφτης.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Καθαρίζουμε καλά μέ τό σμυριδόχαρτο τά ήλεκτρόδια τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ ψευδάργυρου καὶ τά κρεμᾶμε ἀπό τό εἰδικό ίκριώμα μέσα στή λεκάνη.
- β) Συνδέουμε τά ήλεκτρόδια μέ τούς ἀκροδέκτες τῆς λάμπας 1,5 V. Συνδέουμε ἀκόμη μ' αὐτά παράλληλα τό βολτόμετρο.


Έκτέλεση τοῦ πειράματος

Γεμίζουμε τή λεκάνη μέ τόν ήλεκτρολύτη, ὅσπου τά ήλεκτρόδια νά καλυφτοῦν ὡς τή μέση. Παρατηροῦμε πώς η λάμπα φωτοβολεῖ καὶ τό βολτόμετρο δείχνει τάση 1,5 V. Παρατηροῦμε ἀκόμα πώς ὁ δείχτης τοῦ βολτόμετρου κινεῖται γρήγορα πρός τό μηδέν καὶ συγχρόνως η λάμπα παύει νά φωτοβολεῖ. Τρίβουμε τή πλάκα τοῦ χαλκοῦ μέ τή γυάλινη ράβδο. Ὁ δείχτης τοῦ βολτόμετρου κινεῖται πρός τίς μεγαλύτερες τιμές.

Τό στοιχεῖο πολώθηκε ἀπό τό ύδρογόνο πού κάθισε πάνω στήν πλάκα τοῦ χαλκοῦ. Τό τρίψιμο τοῦ χαλκοῦ μέ τή ράβδο ἀπομάκρυνε γιά μιά στιγμή με-ρικῶς τό ύδρογόνο καὶ τό στοιχεῖο δίνει ρεύμα (εἰκ. 273).

- β) Ρίχνουμε μέσα στό στοιχεῖο λίγο διχρωμικό κάλιο (μισή κουταλιά) καὶ ἀνα-κατεύνουμε μέ τή γυάλινη ράβδο. Αὐτό δέειδώνει τό ύδρογόνο πού βγαίνει καὶ ἐμποδίζει τήν πόλωση· είναι ἀντιπολωτικό. Ἡ λάμπα τώρα φωτοβολεῖ καὶ τό βολτόμετρο δείχνει 1,5 V.
- γ) Αφαιροῦμε ἀπό τήν ξηρά στήλη τό χάρτινο περίβλημα καὶ ἐπιδεικνύουμε

Εἰκ. 273

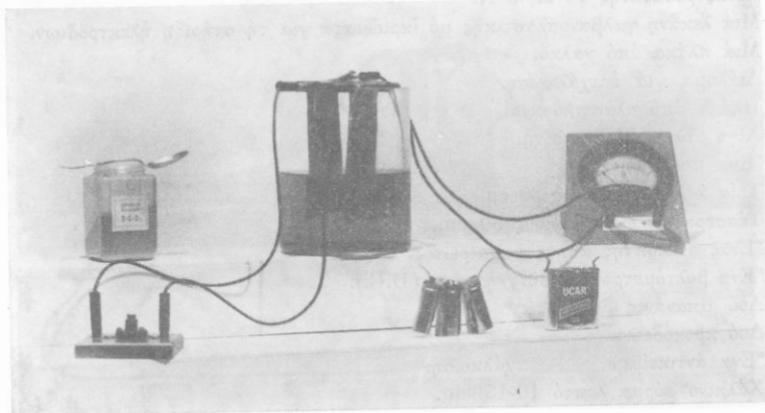

τά τρία στοιχεῖα πού τήν ἀποτελοῦν. Δείχνουμε τόν τρόπο πού είναι βαλμένο τό παραφινωμένο χαρτί ως μονωτικό ἀνάμεσα στά δοχεῖα ἀπό ψευδάργυρο τῶν στοιχείων καὶ τόν τρόπο πού συνδέονται αὐτά μεταξύ τους.

Τροφοδοτοῦμε τή λάμπα τῶν 6-8 V, συνδέοντας τούς ἀκροδέκτες της μέ ξνα, δύο ή τρία σέ σειρά στοιχεῖα καὶ διαπιστώνουμε τό ἀποτέλεσμα. Συνδέονμε ἀκόμη τά στοιχεῖα μέ τό βολτόμετρο καὶ διαπιστώνουμε τάσεις 1,5 V, 3 V, 4,5 V.

- δ) Καταστρέφουμε ἔνα στοιχεῖο καὶ δείχνουμε τά ἡλεκτρόδια, τόν ἡλεκτρολύτη καὶ τό ἀντιπολωτικό.

Συμπέρασμα

Προγραμματοποιοῦμε ἡλεκτρικό στοιχεῖο μέ τή χρήση ἡλεκτρο-λύτη ἀπό διάλυμα θειοκοῦ δέξεος καὶ ἡλεκτρόδιων ἀπό χαλκό καὶ ψευδάργυρο. Ἐπειδή αὐτό τό στοιχεῖο πολύνεται, χρησιμοποιοῦμε διχρωμικό κάλιο ως ἀντιπολωτικό.

Τά συνηθισμένα ἔνορά στοιχεῖα ἔχουν ἡλεκτρόδια ἀπό ψευδάργυρο καὶ ἄνθρακα, ἡλεκτρολύτη ἀπό χλωριούχο ἀμμάνιο καὶ ἀντιπολωτικό πυρολογούστη.

ΠΕΙΡΑΜΑ 71ο

Ἐπιχάλκωση μεταλλικοῦ ἀντικείμενου. Γαλβανοπλαστική

*Απαραίτητα ὅργανα καὶ ύλικά

1. "Ενα κουτί ἔχορδην στοιχείων πού ἔχει τρεῖς στήλες τῶν 4,5 V.
2. "Ένας ροοστάτης 10 Ω, 5 A.
3. Μιά λεκάνη γαλβανοπλαστικῆς μέ ἰκριώματα γιά τή στήριξη ἡλεκτρόδιων.
4. Μιά πλάκα ἀπό χαλκό.
5. Διάλυμα γιά ἐπιχάλκωση.
6. Πλάκα ἀπό πλαστικό κερί.
7. Λίγο κολλοειδή γραφίτη.
8. "Ένα μικρό πινέλο.
9. Τρία καλώδια μήκους 30 cm.
10. Τέσσερα καλώδια μήκους 50 cm.
11. "Ένας διακόπτης ἀπλός μαχαιρωτός.
12. "Ένας βολτόμετρο γιά συνεχή τάση (D.C.).
13. Δυό μπανάνες διγαλωτές.
14. Δυό κροκόδειλοι.
15. "Ένα ἀντικείμενο γιά ἐπιχάλκωση.
16. Χάλκινο σύρμα λεπτό 10-15 cm.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Γεμίζουμε ώς τη μέση τή λεκάνη με τό διάλυμα γιά έπιχαλκωση και άπό τό είδικό ίκριωμα κρεμᾶμε τήν πλάκα τοῦ χαλκοῦ και τό άντικείμενο γιά έπιχαλκωση, π.χ. νόμισμα μιᾶς δραχμῆς, πού τό συγκρατοῦμε μ' ἔναν κροκόδειλο στήν αὔρη ένδος καλώδιου ἔτσι, πού νά βυθίζεται μέσα στό διάλυμα.
- β) Συνδέουμε τό ροοστάτη ποτενσιόμετρικά μέ τήν πηγή σέ τύση 4,5 V, βάζοντας στό κύκλωμα και τό διακόπτη και στέρεα τά αὔρα τοῦ ποτενσιόμετρου μέ τήν πλάκα τοῦ χαλκοῦ και τό άντικείμενο. Προσέχουμε ή πλάκα τοῦ χαλκοῦ νά συνδέεται μέ τό θετικό πόλο τής στήλης.
- Συνδέουμε παράλληλα μέ τά ήλεκτρόδια τής λεκάνης τό βολτόμετρο.
- γ) Κόβουμε ἔνα κομματάκι ἀπό τό πλαστικό κερί, τό ζεσταίνουμε λίγο και πέζουμε πάνω σ' αὐτό ἔνα νόμισμα ἔτσι, πού νά ἀποτυπωθεῖ ή σημη του στό κερί. Κολλάμε πάνω σ' αὐτό τό χάλκινο σύρμα παράλληλα μέ τό ἐπίπεδο τοῦ ἀποτυπώματος. Διαλύνουμε σ' ἔνα μικρό ποτήρι μικρή ποσότητα κολλοειδοῦς γραφίτη και μέ τό πινέλο σκεπάζουμε διλόκληρο τό ἀποτυπώματα, φροντίζοντας νά ὑπάρχει ἐπαφή μέ τό γραφίτη τοῦ ἀποτυπώματος και τοῦ χάλκινου σύρματος. Αφήνουμε τό κομμάτι πού σκεπάσματε μέ τό γραφίτη νά ξεραθεῖ.


Έκτέλεση τοῦ πειράματος


μεταβλητού όρου της υδροψηγής μέσω ορθού ποτενσιόμετρου

α) Έπιχαλκώστε την πλάκα της λεκάνης.

Κλείνουμε τό διακόπτη και μέ τό ποτενσιόμετρο ρυθμίζουμε τήν τάση στά ήλεκτρόδια τής λεκάνης 0,2—0,3 V. Μετά ἀπό λίγα λεπτά τό νόμισμα, πού θά πρέπει νά είναι καθαρό πρίν μπει στό βολτόμετρο, ἔχει έπιχαλκωθεῖ (εἰκ. 274).

Εἰκ. 274

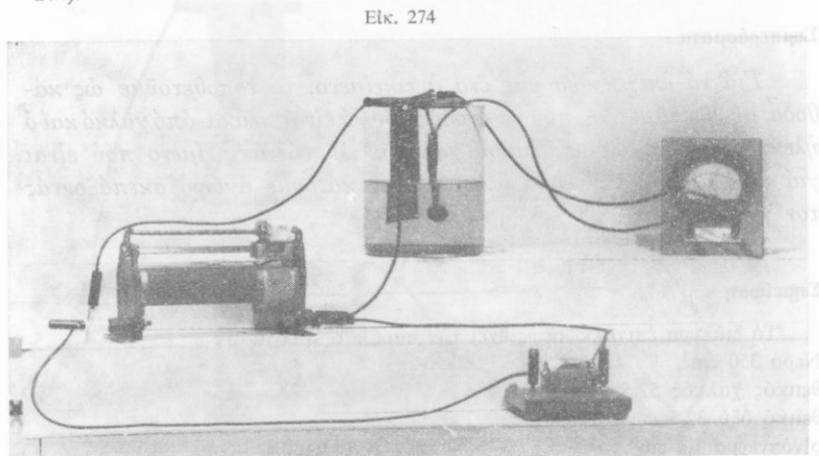

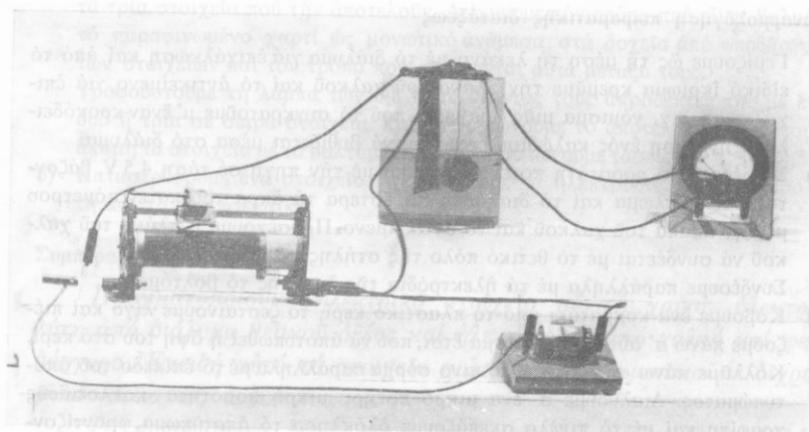

Εἰκ. 275 Τον στην πινακίδα ταχοφόρο μὲν είναι περιγραμμένη τοποθεσία του εξαεριστήρα, είναι δε περιγραμμένη τοποθεσία του αεροπειρίφατος.

β) Γαλβανική στική

Αφαιροῦμε τό νόμισμα καὶ βάζουμε στή θέση του γιά κάθοδο τό ἀποτύπωμα πού ἔχει σκεπαστεῖ μὲ τό γραφίτη. Πάρα πολὺ γρήγορα καὶ αὐτό σκεπάζεται ἀπό χαλκό (εἰκ. 275).

"Αν ἀφήσουμε τό βολτάμετρο σέ λειτουργία πολλή ὥρα (2-3 ὥρες), μποροῦμε, λειώνοντας τό κερί, νά πάρουμε χάλκινη τήν ἀποτυπωμένη δψη τού νομίσματος.

Συμπεράσματα

Γιά νά ἐπιχαλκώσουμε ἓνα ἀντικείμενο, τό τοποθετοῦμε ὡς κάθοδο σέ βολτάμετρο, πού ἱ ἀνοδός τον νά είναι πλάκα ἀπό χαλκό καὶ ὁ ἡλεκτρολόγης διάλυμα θεικοῦ χαλκοῦ. "Αν τό ἀντικείμενο πού είναι γιά ἐπιχάλωση δέν είναι ἀγωγός, τόν κάνουμε ἀγωγό σκεπάζοντάς τον μέ γραφίτη.

Σημείωση

Τό διάλυμα ἐπιχαλκώσεως ἔχει τήν παρακάτω σύσταση:

Νερό 350 cm^3 ,

Θεικός χαλκός $52,5 \text{ gr}$,

Θεικό δξύ $32,5 \text{ cm}^3$ (ἀγοραϊο),

οἰνόπνευμα $1,4 \text{ cm}^3$.

Πραγματοποίηση συσσωρευτή μολύβδου. Φόρτιση και έκφρότιση τού συσσωρευτή

Οπωρό Η οπωρό δι αποτελεσμάτων της ποιό μέτρο μέτρο για αποστραφή

'Απαραίτητα δργανα και όλικά

1. Μιά λεκάνη γαλβανοπλαστικής μέ ίκριδατα γιά στήριξη ήλεκτροδίων.
2. Δυό ήλεκτροδία (πλάκες) μολύβδου.
3. Μιά λάμπα πυρακτώσεως 1,5 V σε βάση.
4. Ήλεκτρολύτης (διάλυμα θειικού δεξέος 10-20%).
5. "Ενα κουτί ξηρών στοιχείων πού έχει τρεις στήλες των 4,5 V.
6. Τέσσερα καλώδια μήκους 50 cm.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως


Μέ τό ειδικό ίκριωμα τοποθετούμε μέσα στή λεκάνη τίς δυό πλάκες τού μολύβδου και τή γεμίζουμε μέ ήλεκτρολύτη, ώσπου οι δυό πλάκες νά σκεπαστούν ώς τή μέση περίπου.

Εκτέλεση τού πειράματος

a) Φόρτιση

Συνδέουμε τίς δυό πλάκες μέ τήν πηγή τού ήλεκτρικού ρεύματος σε τάση 4,5 V (εἰκ. 276).


Εἰκ. 276

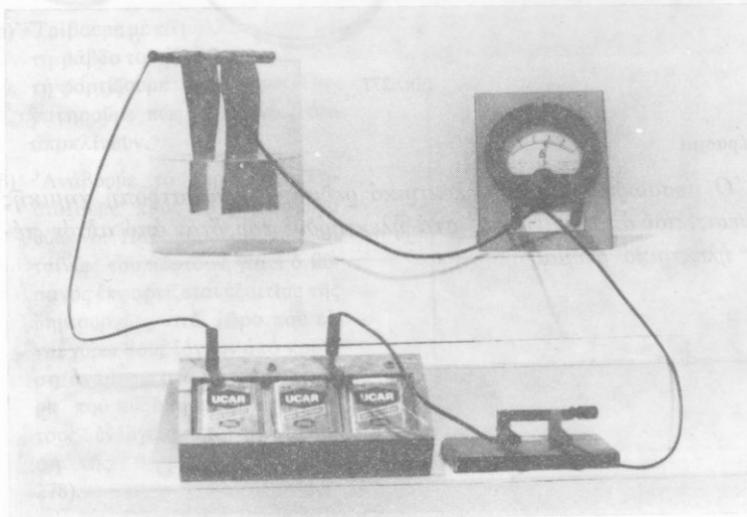

Παρατηρούμε πώς αυτές άλλάζουν σιγά σιγά χρώμα. Αφήνουμε τό συσσωρευτή νά φορτιστεί γιά 5 λεπτά περίπου.

β) Έκφορτιση

*Αποσυνδέουμε τήν πηγή και στή θέση της τοποθετούμε τή λάμπα. Η λάμπα φωτοβολεῖ (εἰκ. 277). Τά ήλεκτρόδια σιγά σιγά παίρνουν πάλι τό άρχικό τους χρώμα· ό συσσωρευτής έκφορτίστηκε.

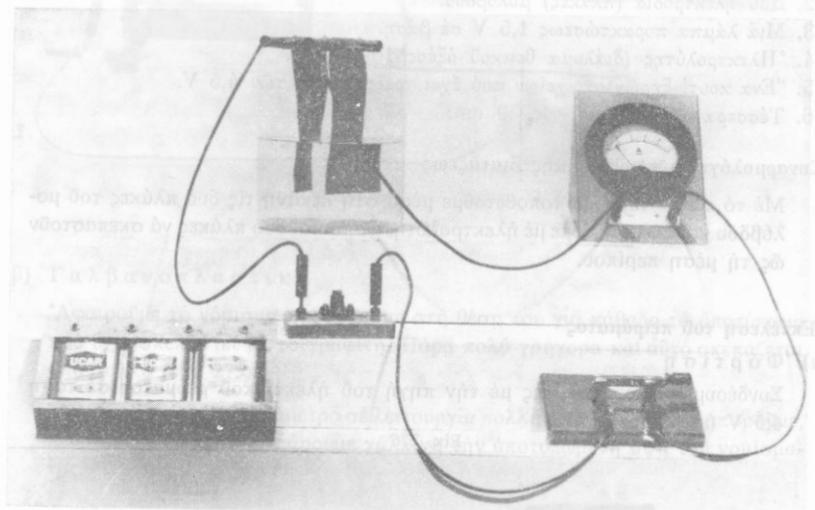

Εἰκ. 277

Εἰκ. 277

Συμπέρασμα

*Ο συσσωρευτής δίνει ήλεκτρικό ρεῦμα ἀπό μετατροπή χημικῆς ενέργειας, πού ἀποταμεύτηκε στά ήλεκτρόδιά του, ὅταν ἀπό αὐτόν πέρασε ήλεκτρικό ρεῦμα.

Σημείωση

Τό διάτημα έπειτα από την ολοκλήρωση της εργασίας:

Νέρο 350 εσφ.

Καρύκευμα 300 εσφ.

Βιομάζα 300 εσφ.

Πλινθοκύπαρισσα 100 εσφ.

Ἐπίδειξη Ἰονισμοῦ κρούσεως καὶ Ἰονισμοῦ ἀπό ἐπίδραση ὑπεριόδους ἀκτινοβολίας

Ἀπαραίτητα ὅργανα καὶ ὄλικά

1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
2. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 1 m.
3. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,80 m.
4. "Ἐνας σύνδεσμος ἀπλός (σταυρός).
5. "Ἐνας δρειχάλκινος δακτύλιος.
6. "Ἐνας ἡλεκτρικός θύσανος πού μπορεῖ νά κρεμαστεῖ μένημα.
7. Μιά ράβδος ἀπό ἔβονίτη.
8. "Ἐνα κομμάτι μάλλινου ὑφάσματος.
9. "Ἐνα κερί.
10. Μιά πηγή ὑπεριώδους ἀκτινοβολίας.


Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως


Βιδώνουμε στή βάση τή ράβδο τοῦ 1 m καὶ στό πάνω ἄκρο τῆς στηρίζουμε μέ τό το σύνδεσμο ὁριζόντια τή ράβδο τῶν 0,80 m. Στό ἄκρο τῆς ὁριζόντιας ράβδου στερεώνουμε τό δακτύλιο καὶ ἀπό αὐτόν κρεμᾶμε τό θύσανο.

Εἰκ. 278

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

- α) Τρίβουμε μέ τό μάλλινο ὕφασμα τή ράβδο τοῦ ἔβονίτη καὶ μέ αὐτή τή φορτίζουμε τό θύσανο. Παρατηροῦμε πώς οἱ ταινίες του ἀποκλίνουν.
- β) Ἀνάβουμε τό κερί καὶ πλησίαζουμε πρός τό φορτισμένο θύσανο. Παρατηροῦμε πώς οἱ ταινίες του πέφτουν, γιατί ὁ θύσανος ἐκφορτίζεται ἔξαιτίας τῆς δημιουργίας, στό χῶρο πού είναι γύρω του, λόντων ἀπό κρούση ἀνάμεσα στά μόρια τοῦ ἀέρα πού αὐξήθηκε ἡ κινητική τους ἐνέργεια ἀπό τήν αὔξηση τῆς θερμοκρασίας (εἰκ. 278).

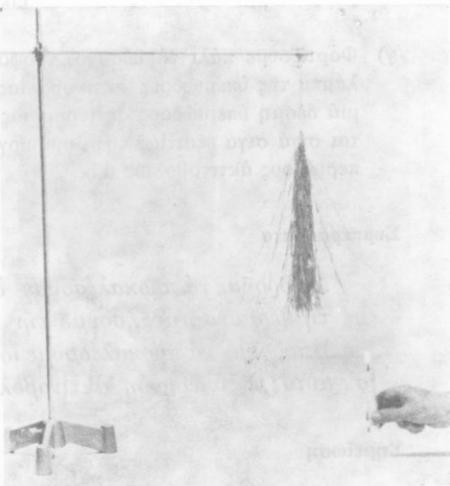

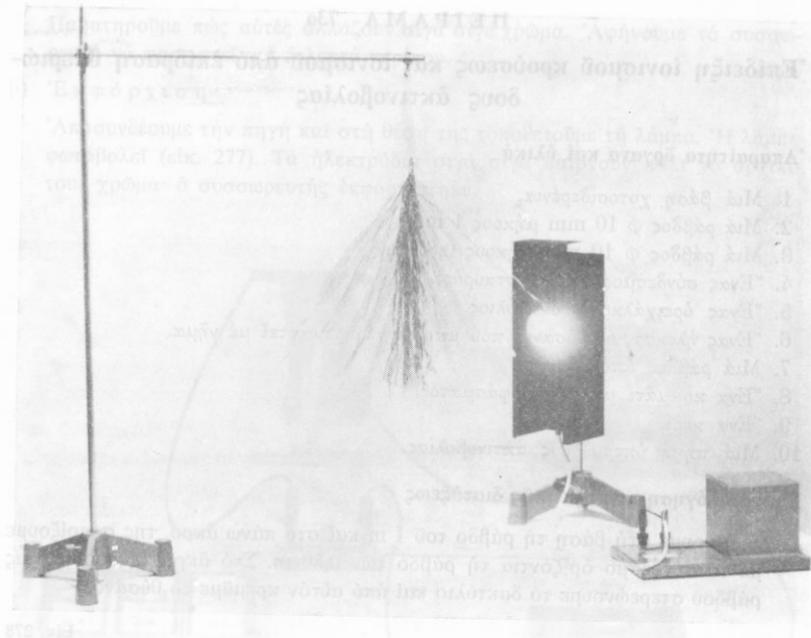

Εἰκ. 279

- γ) Φορτίζουμε πάλι τό θύσανο, τροφοδοτούμε άπό τό δίκτυο τής πόλεως τή λάμπα τής υπεριώδους άκτινοβολίας μέσω τού ειδικού τσώκ και ρίχνουμε μιά δέσμη υπεριώδους άκτινοβολίας έπάνω στό θύσανο. Αντός έκφορτίζεται σιγά σιγά έξαιτίας τής δημιουργίας ιόντων άπό τήν άπορρόφηση τής υπεριώδους άκτινοβολίας (εἰκ. 279).

Συμπεράσματα

Μποροῦμε νά προκαλέσουμε ιονισμό κρούσεως σ' ένα άριο, ἀν μέ τή θέρμανση ανδήσουμε τήν κυνηγική ένέργεια τῶν μορίων τον.

Μποροῦμε νά προκαλέσουμε ιονισμό σ' ένα άριο, ἀν ἐπιδράσουμε σ' αντό μέ ύπεριώδη άκτινοβολία.

Σημείωση

Τό θύσανο πρέπει νά κρεμᾶμε μέ πλαστικό νήμα, γιατί ἀλλιώς τά φορτία διαρρέονται.

***Επίδειξη ιονισμού κρούσεως και ιονισμού μέ επίδραση ύπεριώδους ακτινοβολίας**

Από την ηλεκτροφωτική φωτιστική μηχανή που έχει συνδέσθει με την πειραματική μηχανή με ακτινοβολία, μεταφέρεται οιωνός από την πειραματική μηχανή στην πειραματική μηχανή.

Απαραίτητα οργανα και όλικα γενικότερα πειραματικά μηχανήματα για την επίδειξη:


1. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. Μιά πηγή ύπεριώδους ακτινοβολίας.
3. Δυό μονωτικοί στύλοι σε βάσεις.
4. Δυό πλάκες έπιπεδου πυκνωτή (έπιπεδοι άγωγοι).
5. "Ενα ήλεκτροσκόπιο.
6. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
7. Δυό χρονόδειλοι.
8. Μιά ράβδος άπό έβονίτη.
9. "Ενα κομμάτι μάλλινου ύφασματος.
10. "Ενα κερί.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Στηρίζουμε τίς δυό πλάκες τοις έπιπεδους πυκνωτή στούς δυό μονωτικούς στύλους και συνδέουμε τή μιά μέ τό ήλεκτροσκόπιο και τήν άλλη μέ τή μεταλλική θήκη τού ήλεκτροσκόπιου.

Εἰκ. 280

185-203

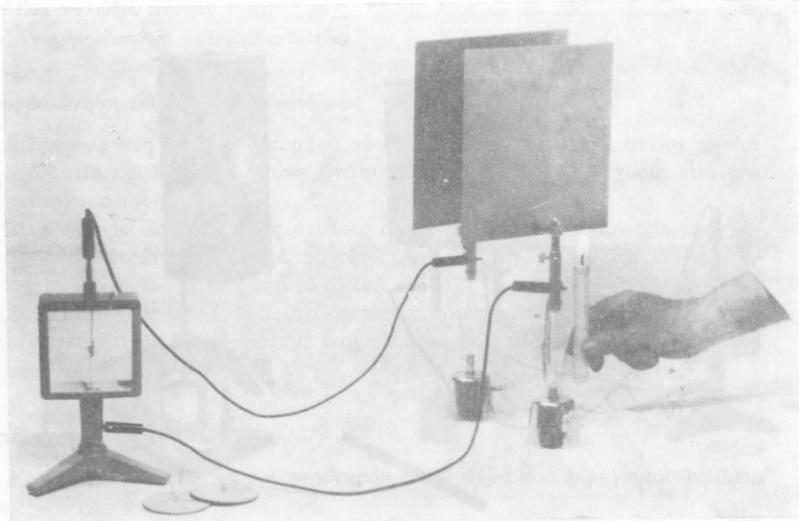

23

351

Έκτελεση τοῦ πειράματος ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ

α) Ἐπίδειξη ιονισμοῦ κρούσεως

Πλησιάζουμε τίς δυό πλάκες σ' ἀπόσταση 1-2 cm τῇ μιᾷ ἀπό τήν ἄλλη. Τρίβουμε τή ράβδο τοῦ ἔβονίτη μέ τό μάλλινο ὑφασμα καί φορτίζουμε μ' αὐτή μέ ἐπίδραση τήν πλάκα πού εἶναι συνδεμένη μέ τό ἡλεκτροσκόπιο. Τό ἡλεκτροσκόπιο μᾶς δείχνει πώς ὁ πυκνωτής πού σχηματίστηκε ἔχει ἡλεκτρικό φορτίο. Ἀνάβουμε τό κερί καί πλησιάζουμε τή φλόγα του στό κάτω μέρος ἀνάμεσα στούς δύο πυκνωτής τοῦ πυκνωτῆ. Ὁ πυκνωτής ἐκφορτίζεται γρήγορα, γιατί ἀνάμεσα στούς δύο πυκνωτής του σχηματίζονται ίόντα ἀπό τίς κρούσεις τῶν μορίων τοῦ ἀέρα μεταξύ τους, πού θερμάνθηκαν καί ἀπόκτησαν μεγαλύτερη κινητική ἐνέργεια (εἰκ. 280).


β) Ἐπίδειξη ιονισμοῦ μέ ἀπορρόφηση ἀκτινοβολίας.

Φορτίζουμε πάλι τόν πυκνωτή, δύως παραπάνω, καί φωτίζουμε τό χῦρο ἀγάμεσα στούς δύο πυκνωτής του μέ τή λάμπα τῶν ὑπεριώδων ἀκτίνων. Ὁ πυκνωτής ἐκφορτίζεται, δύως μᾶς δείχνει τό ἡλεκτροσκόπιο, γιατί ἀνάμεσα στούς δύο πυκνωτής του σχηματίζονται ίόντα ἀπό τήν ἀπορρόφηση τῶν μορίων τοῦ ἀέρα ἐνέργειας ἀπό τήν ἀκτινοβολία (εἰκ. 281).

Συμπεράσματα

Μποροῦμε νά προκαλέσουμε ιονισμό σ' ἕνα ἀέριο, ἀν τοῦ δάσου-

Εἰκ. 281

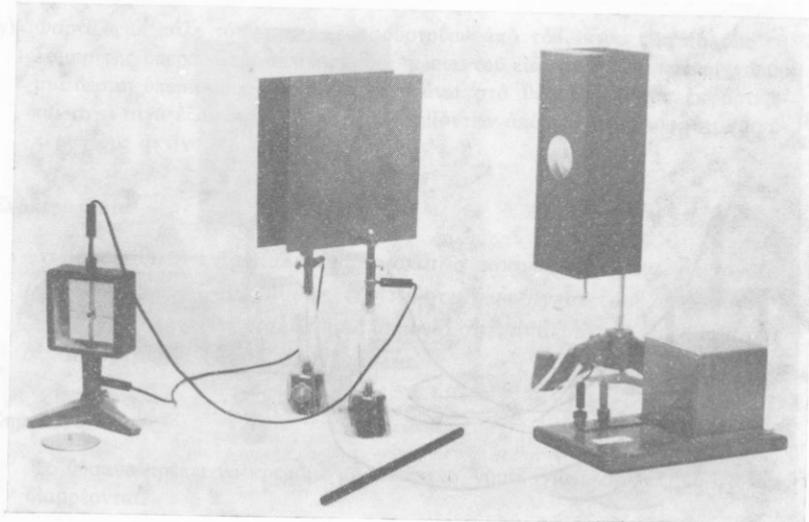

με ένέργεια μέθερμαση, γιατί τότε προκαλοῦμε κρούση τῶν μορίων μεταξύ τους μέγαλες ταχύτητες.

Μποροῦμε ἀκόμη νά προκαλέσουμε ἴντισμό σ' ἔνα ἀέριο μέθερμαση σ' αὐτό ὑπεριώδους ἀκτινοβολίας.

ΠΕΙΡΑΜΑ 750

Ἐπίδειξη ἀναρριχώμενου σπινθήρα (φαινόμενο αὐτοτελοῦς ἀγωγιμότητας)

***Απαραίτητα ὅργανα**


1. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστῆ.
2. "Ἐνας πυρήνας ἀπό πυριτιοῦχο λαμαρίνα σέ σχῆμα U.
3. "Ἐνας πυρήνας βραχὺς ἀπό πυριτιοῦχο λαμαρίνα.
4. "Ἐνα πηνίο 300 σπειρῶν.
5. "Ἐνα πηνίο 24000 σπειρῶν.
6. Δυό μονωτικοί στύλοι σέ βάσεις.
7. Δυό ράβδοις ἀπό χάλυβα \varnothing 2–3 mm, κατάλληλα λυγισμένες.
8. "Ἐνας διακόπτης μπουτόν.
9. Δυό καλώδια μήκους 30 cm.
10. Δυό καλώδια μήκους 50 cm.
11. "Ἐνα καλώδιο μήκους 1 m.
12. "Ἐνας πολλαπλός μετασχηματιστής.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Βιδώνουμε στή βάση τόν πυρήνα σέ σχῆμα U, βάζουμε στά σκέλη του τά δυό πηνία καὶ βιδώνουμε πάνω ἀπό αὐτά τό βραχύ πυρήνα. "Εχουμε ἔτσι ἔνα μετασχηματιστή.
 - β) Στερεώνουμε τίς χαλύβδινες ράβδους στούς μονωτικούς στύλους καὶ τίς βάζουμε σέ τέτοια θέση, πού τά πιό κάτω μέρη τῶν ράβδων νύ είναι σ' ἀπόσταση 1 cm περίπου τό ἔνα ἀπό τό ἄλλο.
- Συνδέουμε τούς μονωτικούς στύλους μέ τό δευτερεύον (24000 σπειρες) τού μετασχηματιστή πού φτιάξαμε καὶ τό πρωτεύον του μέ τόν πολλαπλό μετασχηματιστή σέ τάση 110 V, βάζοντας στό κύκλωμα καὶ διακόπτη.

***Έκτέλεση τοῦ πειράματος**

Κλείνουμε τό διακόπτη καὶ παρατηροῦμε σπινθήρα πού ἐκρήγνυται ἀνάμεσα

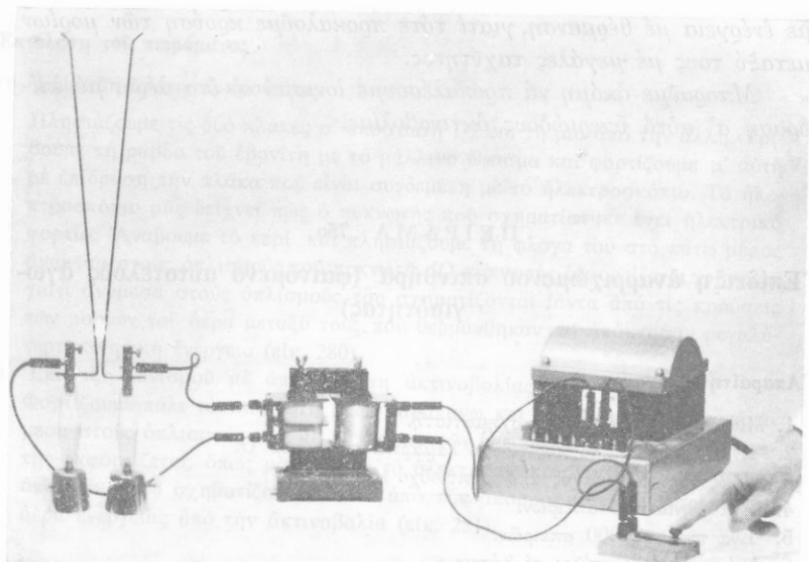

Εἰκ. 282

στίς ράβδους στό κάτω μέρος και πού άναρριχεῖται, φτάνει στό πάνω μέρος και έξαφανίζεται, γιά νά σχηματιστεί νέος άπό κάτω κ.ο.κ. (εἰκ. 282).

Ο σπινθήρας σχηματίζεται στήν άρχη στήν πιό κοντινή άπόσταση άνάμεσα στίς ράβδους, δέ αέρας θερμαίνεται, ιονίζεται, γίνεται έλαφρότερος και άνεβαινει. Ο σπινθήρας τώρα σχηματίζεται στήν περιοχή τοῦ ιονισμένου άέρα και παρακολουθεῖ τήν άνοδό του κατά μῆκος τῶν ράβδων, ὡσπου έξαιτις τῆς μεγάλης άποστάσεως τῶν ράβδων διακόπτεται. Αν δέ σπινθήρας δέ σχηματιστεῖ, πλησιάζουμε πιό πολύ τίς δυό ράβδους και τίς τρίβουμε μέ σμυριδόχαρτο, ἀφοῦ πρῶτα διακόψουμε τήν παροχή τάσεως.

Συμπεράσματα

Ο ἀναρριχώμενος σπινθήρας μᾶς δείχνει πώς, ἢν άνάμεσα σέ δυό ἀγωγούς στόν άέρα υπάρχει κατάλληλη διαφορά δυναμικοῦ, ἐκρήγνυνται ἥλεκτρικός σπινθήρας στήν περιοχή τῶν ἀγωγῶν πού παρουσιάζει τή μικρότερη ἀντίσταση.

Αὐτή εἶναι ἡ θέση τῆς πιό μικρῆς ἀποστάσεως ἡ κάποια ἄλλη θέση πού δέρας ἔχει γίνει ἀγώγυμος, γιατί υπάρχουν ίόντα.

Ἐκκένωση αἰγλης καὶ ἐφαρμογές της

Ἀπαραίτητα ὄργανα

1. Ἐνας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. Ἐνας ἀνορθωτής σεληνίου.
3. Ἐνας συσσωρευτής 6-12 V.
4. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
5. Μιά ράβδος φ 10 mm μήκους 0,80 m.
6. Μιά σειρά ἀερόκενων σωλήνων.
7. Δυό ἀπλού σύνδεσμοι ἀπό μονωτικό υλικό για τὴ σύνδεση τῶν ἀερόκενων σωλήνων.
8. Ἐνα ἐπαγγειακό πηνίο Ruhmkorff.
9. Ἐνα στήριγμα ἀερόκενων σωλήνων
10. Μιά σειρά σωλήνων Geissler.
11. Μιά λάμπτα αἰγλῆς σὲ βάση.
12. Ἐνα δοκιμαστικό τάσεως.
13. Δυό καλώδια μήκους 30 cm.
14. Δυό καλώδια μήκους 50 cm.
15. Δυό καλώδια μήκους 1 m.
16. Ἐνας διακόπτης ἀπλός μαγνιαρωτός.
17. Ἐνας σύνδεσμος ἀπλός (σταυρός).

ΕΠΟ ΣΕΙΣ

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως


Βιδώνουμε στή βάση τῇ ράβδῳ τῶν 0,80 m καὶ πάνω σ' αὐτή μὲ τοὺς μονωτικούς συνδέσμους στηρίζουμε τὸν πρῶτο (Ν° 1) ἀερόκενο σωλήνα.

Συνδέομε τοὺς ἀκροδέκτες τῶν μονωτικῶν συνδέσμων μὲ τοὺς ἀκροδέκτες τοῦ δευτερεύοντος πηνίου Ruhmkorff, χρησιμοποιώντας τὰ καλώδια τοῦ 1 m.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

Ἡ ἐκτέλεση τῶν πειραμάτων αὐτῶν γίνεται ἀπαραίτητα σὲ σκοτεινό χῶρο.


- a) Τροφοδοτοῦμε τὸ πηνίο Ruhmkorff μὲ συνεχῇ τάσῃ 6-10 V ἀπό τὸ συσσωρευτή ἡ τὸν ἀνορθωτή καὶ ρυθμίζουμε τὸν κοχλίᾳ τῆς σφύρας ἔτσι, πού νά ἀρχίσει νά λειτουργεῖ. Παρατηροῦμε τὴν ἐκκένωση πού γίνεται μέσα στὸ σωλήνα (εἰλ. 283). Τοποθετοῦμε στὸν ὀρθοστάτη μὲ τὴ σειρά τοὺς ὑπόλοιπους ἀερόκενους σωλήνες, ἀφοῦ πρῶτα κόβουμε κάθε φορά τὴν παροχή τάσεως στὸ πηνίο Ruhmkorff, ἀνοίγοντας τὸ διακόπτη. Ἔτσι παρατηροῦμε διαδοχικά δλες τίς φάσεις τῆς ἡλεκτρικῆς ἐκκενώσεως.
- β) Ἀντικαθιστοῦμε τοὺς μονωτικούς συνδέσμους μὲ τὸν ἀπλό σύνδεσμο, στηρί-

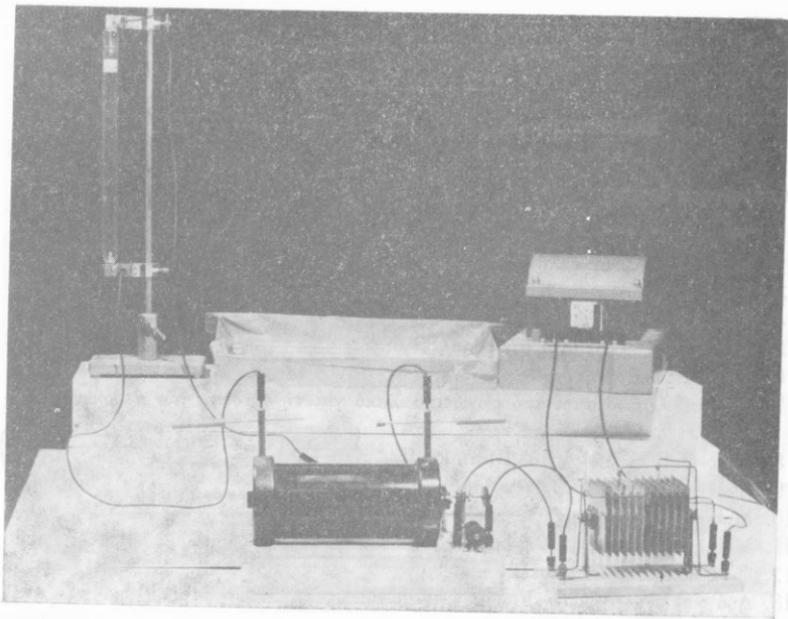

Eik. 283

The figure shows the apparatus used for the
determination of the resistivity of the bath
and the power consumption of each
unit.

Eik. 284

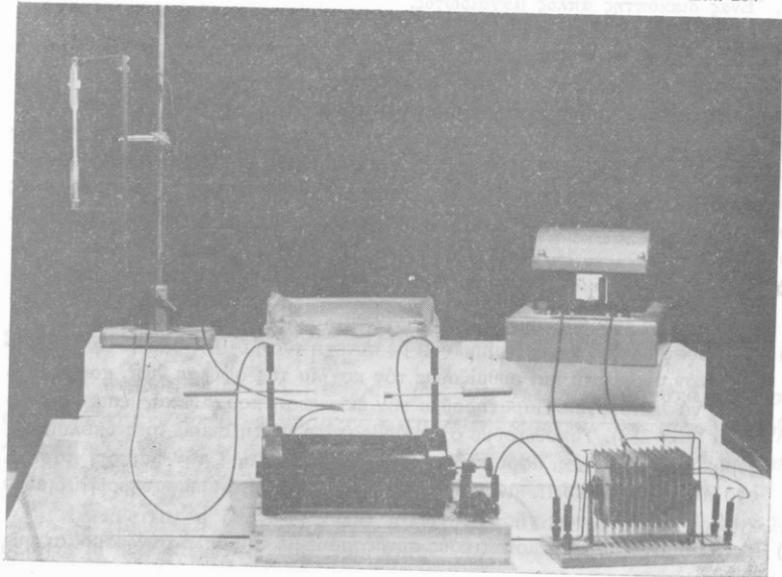

356

- ζουμε πάνω σ' αυτόν το στήριγμα ἀερόκενων σωλήνων, σ' αυτό τὸν ἔνα σωλήνα Geissler καὶ συνδέουμε τὰ ἄκρα του στὸ δευτερεύον τοῦ πηνίου Ruhmkorff. Παρατηροῦμε τὴν ἐκκένωση καὶ τὴν φωτοβολία τοῦ ἀερίου πού βρίσκεται μέσα σ' αὐτόν (εἰκ. 284). Ἀντικαθιστοῦμε τὸ σωλήνα Geissler μὲν ἄλλο, πού νά ἔχει μέσα ἄλλο ἀέριο. Παρατηροῦμε πώς τὸ χρῶμα τοῦ φωτός πού ἐκπέμπεται εἶναι χαρακτηριστικό τοῦ ἀερίου πού βρίσκεται μέσα στὸ σωλήνα.
- γ) Συνδέουμε τοὺς ἀκροδέκτες τῆς βάσεως τῆς λάμπας αἴγλης μέ τὸ δευτερεύον τοῦ πηνίου Ruhmkorff. Παρατηροῦμε ἔντονη φωτοβολία. Συνδέουμε κατόπιν τοὺς ἀκροδέκτες τῆς λάμπας μέ τὸ πολλαπλό μετασχηματιστή σέ διάφορες τάσεις· ἡ λυχνία πάλι φωτοβολεῖ.
- δ) Βάζουμε μέσα σ' ἔναν ἀπό τοὺς ἀκροδέκτες τοῦ μετασχηματιστῆ τὸ δοκιμαστικό τάσεως καὶ κρατᾶμε τὸ πίσω μέρος του μέ τὸ δάκτυλο. Ἡ μικρή λάμπα πού δοκιμαστικό φωτοβολεῖ.

Συμπεράσματα

Πραγματοποιοῦμε ἐκκένωση αἴγλης μέσα σέ σωλῆνες πού ἔχουν ἀέριο μέ ἐλαττωμένη πλεση.

Ἡ μοσχή τῆς ἐκκενώσεως ἐξαρτᾶται ἀπό τὴν πίεση τοῦ ἀερίου καὶ τὸ χρῶμα τοῦ φωτός πού ἐκπέμπεται ἀπό τὴν φύση τοῦ ἀερίου.

Ἐφαρμογές τῆς ἐκκενώσεως αἴγλης εἶναι οἱ σωλῆνες Geissler, ἡ λάμπα αἴγλης, τὸ δοκιμαστικό τάσεως καὶ ἄλλα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 77ο

Καθοδικές ἀκτίνες καὶ ιδιότητες αὐτῶν

*Απαραίτητα ὅργανα

1. Ἐνας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. Ἐνας ἀνορθωτής σεληνίου 55 V, 10 A.
3. Ἐνα πηνίο Ruhmkorff.
4. Ἐνας καθοδικός σωλήνας μέ ἀρθρωτό σταυρό.
5. Ἐνας καθοδικός σωλήνας μέ δόνη πού φθορίζει.
6. Τέσσερα καλώδια συνδέσεως μήκους 30 cm.

7. Δυό καλώδια συνδέσεως μήκους 1 m.
8. Δυό χροκόδειλοι.
9. "Ενας πεταλοειδής μαγνήτης.


Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Συνδέουμε τόν άνορθωτή στό μετασχηματιστή μέ τά καλώδια τῶν 30 cm σέ τάση 8-10 V και ἀπό αὐτόν μέ τά ὅλα δύο καλώδια τῶν 30 cm τροφοδοτοῦμε τό πηνίο Ruhmkorff.
- β) Μέ τά δύο καλώδια τοῦ 1 m συνδέουμε τούς ἀκροδέκτες τοῦ καθοδικοῦ σωλήνα πού ἔχει τόν ἀρθρωτό σταυρό μέ τή βιόθεια τῶν δύο κροκόδειλων μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ δευτερεύοντος τοῦ πηνίου Ruhmkorff.

Έκτέλεση τοῦ πειράματος


- a) Τροφοδοτοῦμε τό μετασχηματιστή ἀπό τό δίκτυο τῆς πόλεως. Κλίνουμε τόν καθοδικό σωλήνα ἔτσι, πού δὲ ἀρθρωτός σταυρός νά πέσει κάτω, και ρυθμίζουμε τόν κοχλία τῆς σφύρας τοῦ πηνίου Ruhmkorff, ὥστε νά ἀρχίσει νά λειτουργεῖ. Παρατηροῦμε πώς τά τοιχώματα τοῦ σωλήνα πού εἶναι ἀπέναντι ἀπό τήν κάθοδο ἐκπέμπουν πράσινο φῶς πού προέρχεται ἀπό τό φθορισμό τοῦ γυαλιοῦ. "Αν αὐτό δέ γίνεται πολύ εύκρινές, ἐναλλάσσουμε τούς ἀκροδέκτες τοῦ

Εἰκ. 285

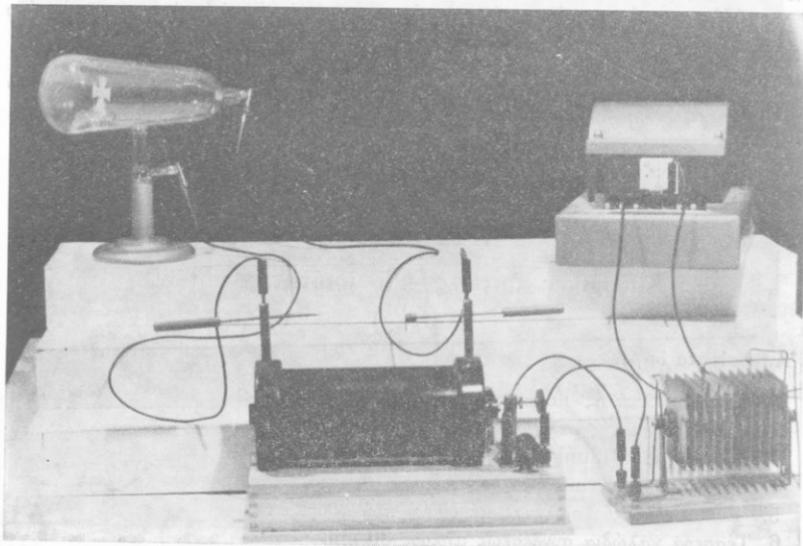

- πηνίου Ruhmkorff, διακόπτοντας πρώτα τήν παροχή τάσεως. Κλίνουμε τό σωλήνα επιστρέφοντας την παροχή τάσεως στην περιοχή του σωλήνα που φθορίζει τη «σκιά» του σταυρού. Ή καθοδική άκτινοβολία διαδίδεται εύθυγραμμα και δέν προσβάλλει τά τοιχώματα του σωλήνα που βρίσκονται πίσω άπό τό σταυρό, κι επιστρέφεται ή «σκιά» (εἰκ. 285).
- β) Κόβουμε τήν παροχή τάσεως, βγάζοντας τό ενα βύσμα του καλώδιου άπό τό μετασχηματιστή και άντι γιά τόν καθοδικό σωλήνα που είχαμε βάζουμε τόν άλλο που έχει τήν δθόνη που φθορίζει. Κλίνουμε τό κύκλωμα και έργαζόμαστε δύναμης και πιό πάνω. Εύκολα παρατηρούμε τήν δθόνη του σωλήνα, που φθορίζει, λεπτή φωτεινή δέσμη που προέρχεται άπό τό φθορισμό της έξατίας τής προσβολής τής δθόνης άπό τήν καθοδική άκτινοβολία. Διαπιστώνουμε και έδδη τήν εύθυγραμμη διάδοση τής καθοδικής άκτινοβολίας.
- Πάνω άπό τόν καθοδικό σωλήνα πλησιάζουμε τόν πεταλοειδή μαγνήτη μέτο έπιπεδο τῶν σκελετῶν του κύθετο στόν αξονα του σωλήνα και στή διεύθυνση τής καθοδικής δέσμης μέσα σ' αὐτόν. Παρατηρούμε έκτροπή τής καθοδικής δέσμης πρός τά πάνω ή πρός τά κάτω. Άλλαζουμε τή θέση τῶν πόλων του πεταλοειδούς μαγνήτη. Ή έκτροπή τής καθοδικής δέσμης άντιστρέφεται (εἰκ. 286).

Εἰκ. 286

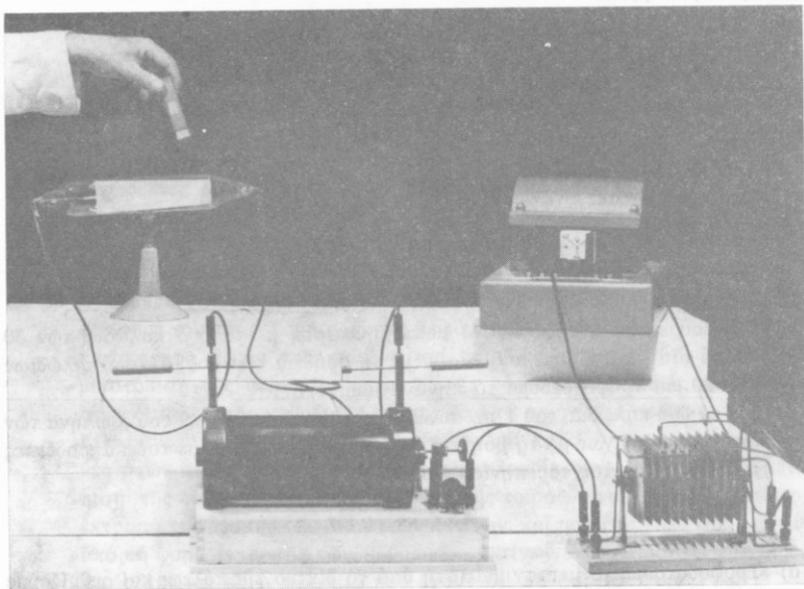

"Η φορά της έκτροπής μέσα στό μαγνητικό πεδίο δείχνει πώς ή καθοδική δέσμη άποτελείται από κινούμενα μέρη πολύ μεγάλη ταχύτητα σωμάτια, τά δύο οποία έχουν άρνητικό φορτίο.

Συμπεράσματα

"Η καθοδική άκτινοβολία παράγεται μέσα σέ αερόσκευος σωλήνες, πού περιέχουν δέριο σέ πολύ μικρή πλεση, και κατευθύνεται από την κάθοδο στήν άνοδο.

"Η καθοδική άκτινοβολία διαδίδεται εδιθύγραμμα, προκαλεῖ τό φθορισμό του γναλιού κι άλλων σωμάτων και έκτρεπεται από τό μαγνητικό πεδίο. Η καθοδική άκτινοβολία είναι κινούμενα μέρη πολύ μεγάλη ταχύτητα άφοτισμένα σωμάτια.

ΠΕΙΡΑΜΑ 78ο

Παραγωγή και μελέτη τῶν διαυλικῶν ἀκτίνων

***Απαραίτητα ὅργανα**


1. "Ένας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. "Ένας άνορθωτής σεληνίου 55 V, 10 A.
3. "Ένα πηγίο Ruhmkorff.
4. "Ένας σωλήνας διαυλικῶν ἀκτίνων.
5. Τέσσερα καλώδια συνδέσεως μήκους 30 cm.
6. Δυό καλώδια συνδέσεως μήκους 1 m.
7. Δυό χροκόδειλοι.
8. "Ένας πεταλοειδής μαγνήτης.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Συνδέουμε τόν άνορθωτή στό μετασχηματιστή μέ τά δυό καλώδια τῶν 30 cm σέ τάση 8-10 V και από αὐτόν μέ τή βοήθεια τῶν δυό άλλων καλώδιων τῶν 30 cm τροφοδοτοῦμε τό πηγίο Ruhmkorff.
- β) Μέ τά δυό καλώδια τοῦ 1 m συνδέουμε τούς ἀκροδέκτες τοῦ σωλήνα τῶν διαυλικῶν ἀκτίνων μέ τή βοήθεια τῶν δυό κροκόδειλων μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ δευτερεύοντος τοῦ πηγίου Ruhmkorff.

***Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος**

- α) Τροφοδοτοῦμε τό μετασχηματιστή ἀπό τό δίκτυο τῆς πόλεως και ρυθμίζουμε

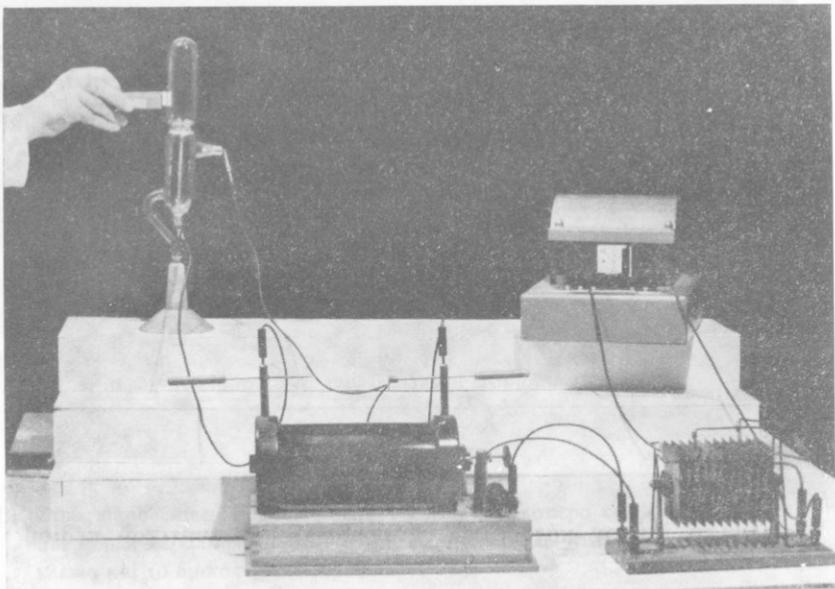

Εἰκ. 287

τὸν κοχλία τῆς σφύρας τοῦ πηνίου, γιά νά υρχίσει νά λειτουργεῖ.

Παρατηροῦμε στή βάση τοῦ σωλήνα πρασινωπό φῶς, πού προέρχεται ἀπό τό φθορισμό τοῦ γυαλιοῦ, γιατί πάνω σ' αὐτό πέφτει ἡ καθοδική ἀκτινοβολία. Ἀν αὐτό δέν εἶναι πολύ εὐκρινές, κόβουμε τό ρεῦμα καί ἐναλλάσσουμε τοὺς ἀκροδέκτες στό δευτερεύον τοῦ πηνίου Ruhmkorff.

Ἄκομα παρατηροῦμε φωτεινό φαινόμενο καί στό χώρῳ τοῦ σωλήνα πάνω ἀπό τή διάτρητη κάθοδο, πού προέρχεται ἀπό τή διέγερση πού προκαλοῦν οἱ θετικές ἡ διαυλικές ἀκτίνες πού περνοῦν ἀπό τή διάτρητη κάθοδο (εἰκ. 287).

β) Στήν περιοχή τῆς καθοδικῆς ἀκτινοβολίας, κάτω ἀπό τή διάτρητη κάθοδο, πλησιάζουμε τόν πεταλοειδή μαγνήτη με τό ἐπίπεδο τῶν σκελῶν του κάθετο στόν κατακόρυφο ἄξονα τοῦ σωλήνα καί στήν καθοδική δέσμη. Παρατηροῦμε μετατόπιση τῆς φωτεινῆς περιοχῆς τῆς βάσεως τοῦ σωλήνα, πού δφείλεται στήν ἐκτροπή τῆς καθοδικῆς δέσμης ἀπό τό μαγνητικό πεδίο.

Μετακινοῦμε τό μαγνήτη πρός τά πάνω καί προσέχουμε νά μήν ἀλλάξει ἡ θέση τῶν πόλων, δηλ. ἡ φορά τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου. Παρατηροῦμε μετατόπιση τῆς φωτεινῆς περιοχῆς τῆς κορυφῆς τοῦ σωλήνα, πού δφείλεται στήν ἐκτροπή τῆς δέσμης τῶν διαυλικῶν ἀκτίνων, καί μάλιστα κατά φορά ἀντιθέτη ἀπό τή φορά ἐκτροπῆς τῶν καθοδικῶν ἀκτίνων. Αὐτό σημαίνει πάχς οἱ διαυλικές ἀκτίνες εἶναι σωμάτια πού ἔχουν θετικό φορτίο.

Συμπεράσματα

Μέσα στόν καθοδικό σωλήνα ἐκτός ἀπό τίς καθοδικές ἀκτίνες πού κινοῦνται ἀπό τήν κάθοδο πρός τήν ἄνοδο ἔχουμε καί ἄλλη ἀκτινοβολία, πού κινεῖται ἀντίθετα καί πού μποροῦμε νά τή δοῦμε πέρα ἀπό τήν κάθοδο, ἂν αὐτή είναι διάτρητη.

Ἡ ἀκτινοβολία αὐτή λέγεται θετική ἢ διανλική ἀκτινοβολία καί ἀποτελεῖται ἀπό σωμάτια θετικά φορτισμένα. Ὁ καθορισμός τῆς φύσεως τῆς ἀκτινοβολίας αὐτῆς προσδιορίζει ἀνάλογες ἰδιότητες μέτις ἰδιότητες τῆς καθοδικῆς.

Σημείωση

Ἡ ἐκτέλεση τοῦ πειράματος πρέπει νά γίνεται σέ σκοτεινό χώρο.

ΠΕΙΡΑΜΑ 79ο


Κίνηση ιόντων κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση μαγνητικοῦ πεδίου

*Απαραίτητα ὅργανα

1. Ἔνας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. Ἔνας ἀνορθωτής σεληνίου 55 V, 10 A.
3. Ἔνα κουτί ἔηρων στοιχείων πού ἔχει 3 στῆλες τῶν 4,5 V.
4. Ἔνα πηνίο Ruhmkorff.
5. Ἔνας διακόπτης ἀναστροφέας.
6. Ἔνας σωλήνας De la Rive.
7. Τέσσερα καλώδια συνδέσεως μήκους 30 cm.
8. Τέσσερα καλώδια συνδέσεως μήκους 50 cm.
9. Δυό καλώδια συνδέσεως μήκους 1 m.
10. Δυό πολλαπλά βύσματα.
11. Δυό χρονόδειλοι.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- α) Συνδέουμε τόν ἀνορθωτή σεληνίου μέτι μετασχηματιστή σέ τάση 8-10 V. Τοποθετοῦμε στούς ἀκροδέκτες λήψεως τοῦ ἀνορθωτή τά δυό πολλαπλά βύσματα καί μέ τά ἄλλα δύο καλώδια τῶν 30 cm τροφοδοτοῦμε τό πηνίο Ruhmkorff. Μέ τά καλώδια τοῦ 1 m, χρησιμοποιώντας καί τοὺς δύο κροκόδειλους, συνδέουμε τοὺς δύο ἀκροδέκτες τοῦ σωλήνα De la Rive μέ τοὺς ἀκροδέκτες τοῦ δευτερεύοντος πηνίου.

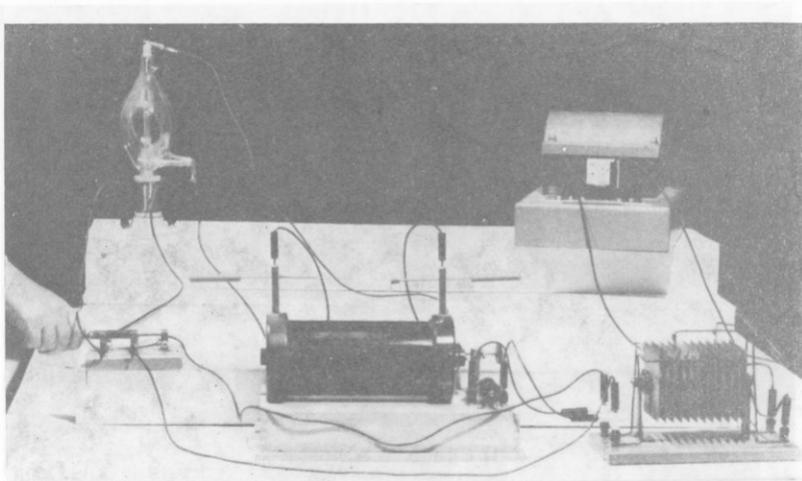

Εἰκ. 288

β) Στούς ἀκροδέκτες λήψεως τοῦ ἀνορθωτῆ μέ τά τέσσερα καλώδια τῶν 50 cm συνδέουμε παράλληλα τό πηγίο τοῦ σωλήνα De la Rive βάζοντας στό κύκλωμα καί τό διακόπτη ἀναστροφέα.

Τό πηγίο τοῦ σωλήνα De la Rive μποροῦμε νά τροφοδοτήσουμε καί ἀπό τό κουτί τῶν ξηρῶν στοιχείων σέ τάση 4,5-9 V.

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

Τροφοδοτοῦμε τό μετασχηματιστή ἀπό τό δίκτυο τῆς πόλεως καί ρυθμίζουμε τή σφύρα τοῦ πηγίου Ruhmkorff, γιά νά ἀρχίσει νά λειτουργεῖ.

Παρατηροῦμε μέσα στό σωλήνα De la Rive ἐκκένωση ἀπό τό μεταλλικό δακτύλιο στό ἄλλο ἡλεκτρόδιο. Κλείνουμε τό διακόπτη ἀναστροφέα. Ἡ φωτεινή δέσμη μέσα στό σωλήνα De la Rive περιστρέφεται ἔτσι, πού κάθε σημείο τῆς νά γράφει κύκλο μέ κέντρο πάνω στήν εὐθεία πού ἐνώνει τό κέντρο τοῦ δακτύλιου μέ τό ἡλεκτρόδιο πού βρίσκεται πρός τά πάνω (εἰκ. 288). Μέ τό διακόπτη ἀναστροφέα ἀναστρέφουμε τή φορά τοῦ ρεύματος στό πηγίο τοῦ σωλήνα, ἀναστρέφοντας ἔτσι τή φορά τοῦ μαγνητικού πεδίου πού ἔχει δημιουργηθεῖ. Ἡ φορά περιστροφῆς τῆς φωτεινῆς ἐκκενώσεως ἀναστρέφεται.

Ἐρμηνεία — Συμπεράσματα

Τό μαγνητικό πεδίο μέσα στό σωλήνα ἔχει διεύθυνση περίποτο δοξιζόντια, ἀπό τό σιδερένιο πυρήνα πρός τά τοιχώματα ἢ ἀντίστροφα (κατά τήν ἀκτίνα τοῦ κυλίνδρου). Ἡ διεύθυνση τοῦ ρεύματος εἶναι ἡ

διεύθυνση τῆς ἐκκενώσεως, δηλαδή κατακόρυφη. Ἡ δύναμη *Laplace* θά είναι κάθετη πάνω στίς δυό παραπάνω διευθύνσεις, δηλαδή θά είναι κατά τίγρη ἐφαπτομένη τοῦ περίπου κυλινδρικοῦ σωλήνα μέ φορά πού ἔξαρταται ἀπό τή φορά τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου. Ἐτσι κάθε φορτισμένο σωμάτιο, καὶ ὅλοκληρη ἡ δέσμη, θά κινηθεῖ κυκλικά μέ φορά πού ἔξαρταται ἀπό τή φορά τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου.

Κατά συνέπεια λόντα πού κινοῦνται μέσα σέ δμογενές μαγνητικό πεδίο κάθετα πρός τή διεύθυνσή τον διαγράφοντα περιφέρεια κύκλου.

ΠΕΙΡΑΜΑ 806


Παραγωγή καὶ ἀνίχνευση ἀκτινοβολίας Roentgen

τα τέλη των παλαιῶν χρόνων μεταξύ της αρχαίας και της νεώτερης εποχής. (1) **Απαραίτητα ὄργανα** Πλήκτρον, πέρασμα, μαγνητικό πεδίο, ακτινοβολία.

1. "Ἐνας πολλαπλός μετασχηματιστής.
2. "Ἐνας ἀνορθωτής σεληνίου 55 V, 10 A.
3. "Ἐνα πηγίο Ruhmkorff.
4. "Ἐνας σωλήνας παραγωγῆς ἀκτίνων Röntgen.
5. Τέσσερα καλώδια συνδέσεως μήκους 30 cm.
6. Δυό καλώδια συνδέσεως μήκους 1 m.
7. Δυό κροκόδειλοι.
8. "Ἐνα ἡλεκτροσκόπιο.
9. Μιά ράβδος γυάλινη.
10. "Ἐνα κομμάτι πλαστικοῦ φύλλου.
11. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
12. Μιά ράβδος Ø 10 mm μήκους 0,80 m.
13. "Ἐνας σύνδεσμος ἀπλός (σταυρός).
14. Μιά λαβίδα ἀπλή.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Βιδώνουμε πάνω στή χυτοσιδερένια βάση τή ράβδο τῶν 0,80 m καὶ σ' αὐτή σέ ύψος 20-25 cm στηρίζουμε τόν ἀπλό σύνδεσμο καὶ πάνω του τή λαβίδα. Μέ τή λαβίδα συγκρατοῦμε τό σωλήνα παραγωγῆς ἀκτίνων Röntgen ἀπό τήν περιοχή πού βρίσκεται κοντά στήν κάθοδο, κάτω ἀπό τό σφαιρικό του μέρος, ἔτσι, πού νά βρίσκεται κατακόρυφος μέ τήν ἄνοδο πρός τά πάνω.

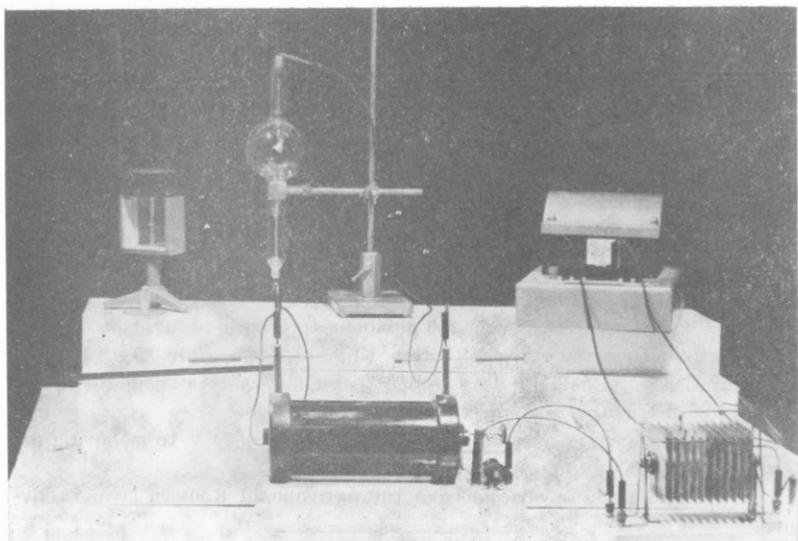

Εἰκ. 289

- β) Συνδέουμε τόν άνορθωτή σεληνίου μέ τό μετασχηματιστή σέ τάση 8-10 V μέ τά δυό καλώδια τῶν 30 cm καί ἀπό αὐτόν μέ τά ἄλλα δύο καλώδια τροφοδοτοῦμε τό πηνίο Ruhmkorff. Τελικά συνδέουμε μέ τά δύο καλώδια τοῦ 1 m μέ τή βοήθεια τῶν δύο κροκόδειλων τούς ἀκροδέκτες τοῦ δευτερεύοντος τοῦ πηνίου Ruhmkorff μέ τούς ἀκροδέκτες τοῦ σωλήνα τῶν ἀκτίνων Röntgen. Ἀπομακρύνουμε τό σωλήνα ἀπό τό πηνίο, ὅσο μᾶς ἐπιτρέπουν τά καλώδια.

*Εκτέλεση τοῦ πειράματος

- Τροφοδοτοῦμε τό μετασχηματιστή ἀπό τό δίκτυο τῆς πόλεως καί ρυθμίζουμε τή σφύρα τοῦ πηνίου Ruhmkorff, γιά νά ἀρχίσει νά λειτουργεῖ. Κόβουμε τό ρεῦμα ἀνοίγοντας τό διακόπτη τοῦ πηνίου.
- Τρίβουμε μέ τό πλαστικό φύλλο τή γυάλινη ράβδο καί μέ αὐτή φορτίζουμε ἐπιδρώντας τό ἡλεκτροσκόπιο, τό δοποῖο βάζουμε κοντά στό σωλήνα Röntgen στήν πορεία τῆς δέσμης πού ἔκπεμπει, δταν διεγερθεῖ.
- Κλείνουμε τό διακόπτη τοῦ πηνίου Ruhmkorff· τότε δ σωλήνας διεγείρεται καί τό ἡλεκτροσκόπιο ἔκφορτίζεται πολύ γρήγορα. Ἀν τό ἡλεκτροσκόπιο δέν ἔκφορτίζεται, ἐναλλάσσουμε τούς ἀκροδέκτες τῶν καλώδιων στούς ἀκροδέκτες τοῦ δευτερεύοντος πηνίου καί ξανακάνουμε τή φόρτιση καί ἔκφόρτιση τοῦ ἡλεκτροσκόπιου σέ διάφορες θέσεις καί ἀποστάσεις ἀπό τό σωλήνα (εἰκ. 289).

Συμπέρασμα

"Οταν ήλεκτρόνια πού κινοῦνται γρήγορα (καθοδική άκτινοβολία) πέφτουν σε δύστηκτο μέταλλο (άνοδος), έκπεμπεται άκτινοβολία διεισδυτική πού βγαίνει από τα τοιχώματα του σωλήνα, προκαλεῖ ίονισμό τον άέρα και έκφορτίζει τό ήλεκτροσκόπιο. Αντή για άκτινοβολία λέγεται άκτινοβολία Röentgen ή άκτινες X.

Σημείωση

Σ' όλη τή διάρκεια τής λειτουργίας του σωλήνα έκεινος πού κάνει τό πείραμα πρέπει νά βρίσκεται στή μεριά του πηνίου σε άπόσταση τό λιγότερο ένός μέτρου από τό σωλήνα τῶν άκτινων Röntgen. Και κάθε φορά, όταν θέλει νά φορτίσει και νά μεταφέρει σέ αλλη θέση τό ήλεκτροσκόπιο, πρέπει νά σταματή τή λειτουργία του σωλήνα, κλείνοντας τό διακόπτη του πηνίου.

Σέ καμιά περίπτωση οι μαθητές δέν πρέπει νά πλησιάζουν τό σωλήνα, όταν λειτουργεῖ σέ άπόσταση πιο μικρή από 1 m.

* Η προσβολή του δργανισμού από τήν άκτινοβολία Röntgen είναι έπικινδυνη.

Διατάξεις προστασίας προτίμησης για την προστασία της ηλεκτρονικής λυχνίας

Εμ ΤΟΙ-8 προτίμηση προτίμησης προτίμησης για την προστασία της ηλεκτρονικής λυχνίας

ΠΕΙΡΑΜΑ 810 Προτίμηση προτίμησης για την προστασία της ηλεκτρονικής λυχνίας

Χρήση τής διόδου ήλεκτρονικής λυχνίας ως άνορθωτριας

Προτίμηση προτίμησης για την προστασία της ηλεκτρονικής λυχνίας

* Απαραίτητη δργανα

Προτίμηση προτίμησης για την προστασία της ηλεκτρονικής λυχνίας

1. Δυό βάσεις χυτοσιδερένιες.

2. Δυό βάσεις διόδου ήλεκτρονικής λυχνίας.

3. Δυό δίοδοι ήλεκτρονικές λυχνίες.

4. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.

5. "Ενας άνορθωτής σεληνίου 55 V, 10 A. προτίμηση ποινής ποινής μετασχηματιστής.

6. "Ενας άμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.). προτίμηση ποινής μετασχηματιστής.

7. "Ενας καθοδικός παλμυρογάφος. προτίμηση ποινής μετασχηματιστής.

8. Μιά άντισταση 15 KΩ. προτίμηση ποινής μετασχηματιστής.

9. "Ενας πυκνωτής 20 μF. προτίμηση ποινής μετασχηματιστής.

10. Δυό μπανάνες διχαλωτές. προτίμηση ποινής μετασχηματιστής.

11. "Εξι πολλαπλά βύσματα. προτίμηση ποινής μετασχηματιστής.

12. Τέσσερις κροκόδειλοι. προτίμηση ποινής μετασχηματιστής.


13. Τέσσερα καλώδια μήκους 30 cm. προτίμηση ποινής μετασχηματιστής.

14. Τέσσερα καλώδια μήκους 50 cm. προτίμηση ποινής μετασχηματιστής.

15. Τέσσερα καλώδια μήκους 1 m. προτίμηση ποινής μετασχηματιστής.


προτίμηση ποινής μετασχηματιστής.

προτίμηση ποινής μετασχηματιστής.

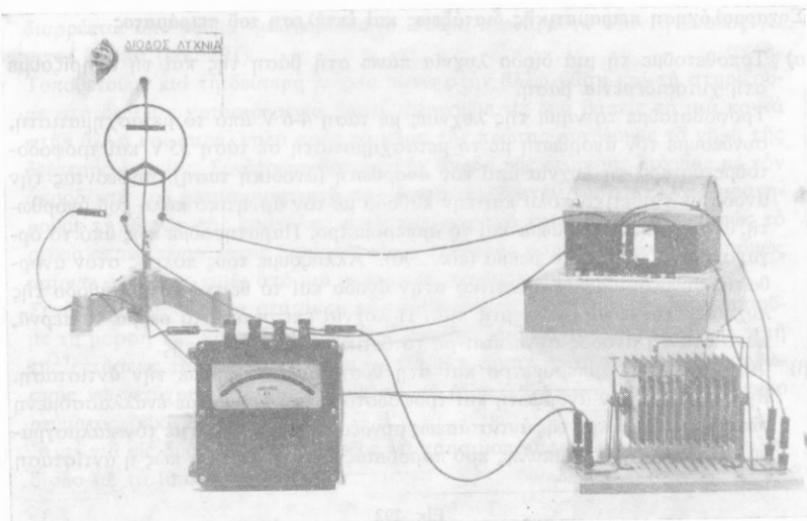

Εικ. 290


Εικ. 291

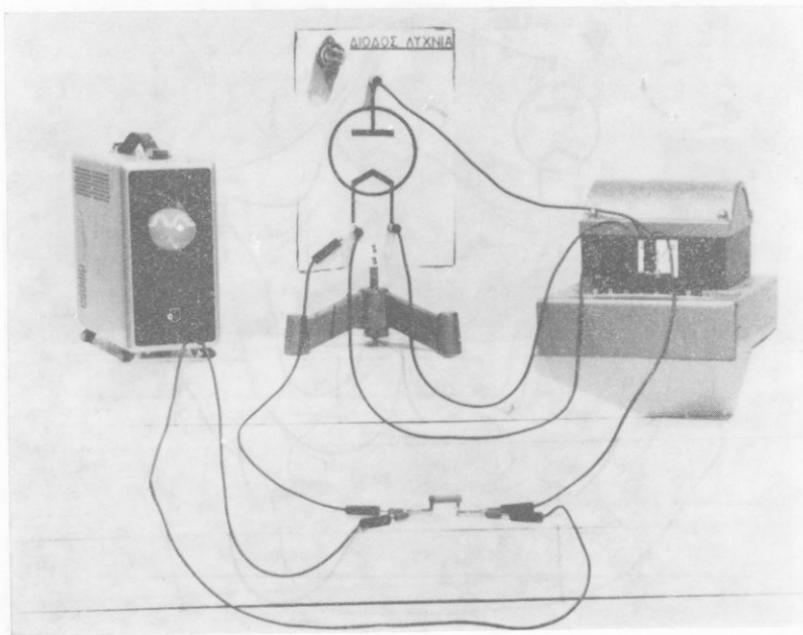

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως και έκτέλεση του πειράματος

- a) Τοποθετοῦμε τή μιά δίοδο λυχνία πάνω στή βάση της και τή στηρίζουμε στή χυτοσιδερένια βάση.
- Τροφοδοτοῦμε τό νήμα τής λυχνίας μέ τάση 4-6 V άπό τό μετασχηματιστή, συνδέουμε τόν άνορθωτή μέ τό μετασχηματιστή σέ τάση 55 V και τροφοδοτοῦμε υπέρτερα τή λυχνία άπό τόν άνορθωτή (άνοδική τάση), συνδέοντας τήν άνοδο μέ τό θετικό πόλο και τήν κάθοδο μέ τόν άρνητικό πόλο τού άνορθωτή, θέτοντας στό κύκλωμα και τό άμπερόμετρο. Παρατηροῦμε πώς άπό τό δργανο περνᾶ ήλεκτρικό ρεῦμα (εἰκ. 290). Άλλάζουμε τούς πόλους στόν άνορθωτή, συνδέοντας τόν άρνητικό στήν άνοδο και τό θετικό στήν κάθοδο τής λυχνίας. Τό ρεῦμα δέν περνᾶ πιά. Ή λυχνία έπιτρέπει στό ρεῦμα νά περνᾶ, μόνο όταν ή άνοδος συνδέεται μέ τό θετικό πόλο τής πηγῆς.
- β) Αφαιροῦμε τό άμπερόμετρο και στή θέση του συνδέουμε τήν άντισταση. Βγάζουμε και τόν άνορθωτή και τροφοδοτοῦμε τή λυχνία μέ έναλλασσόμενη τάση 55 V. Τά άκρα τής άντιστάσεως συνδέονται παράλληλα μέ τόν παλμογράφο. Ή μορφή τής καμπύλης πού παρουσιάζεται μᾶς δείχνει πώς ή άντισταση


Eik. 292

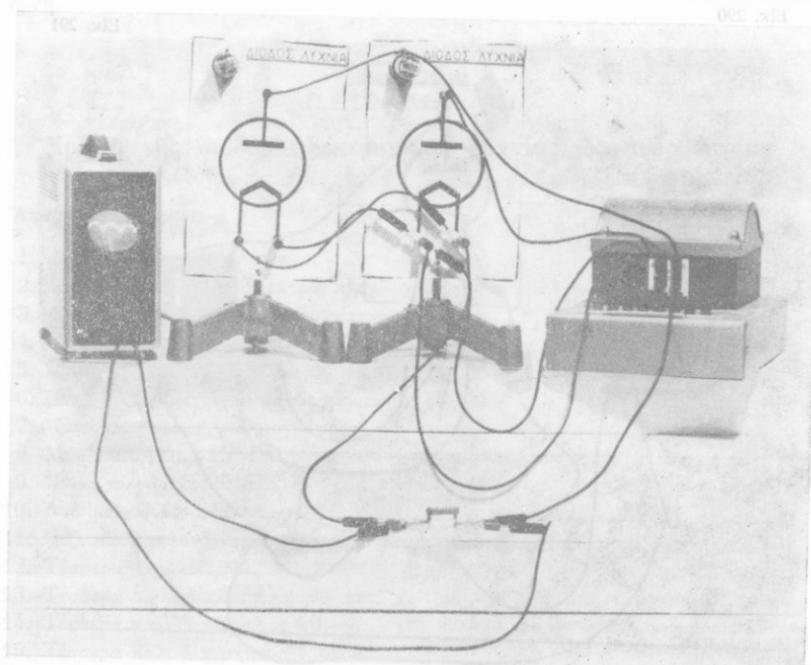

διαρρέεται άπό ρεύμα ήμιανορθωμένο. Ρεῦμα περνά, μόνο σταν ή ανοδος γίνεται θετική (εἰκ. 291).

- γ) Τοποθετούμε και τή δεύτερη λυχνία πάνω στήν αλλη βάση και τή στηρίζουμε στή δεύτερη χυτοσιδέρενια βάση. Φέρνουμε τίς δυό βάσεις τή μιά κοντά στήν αλλη και παράλληλα πρός τό νήμα τής πρώτης συνδέουμε τό νήμα τής δεύτερης λυχνίας. Συνδέουμε υπερά τήν ανοδο τής δεύτερης λυχνίας μέ τόν άκροδέκτη τού μετασχηματιστή πού άντιστοιχεῖ στήν τάση 110 V. Παρατηρούμε τή μορφή τής καμπύλης στόν παλμογράφο και διαπιστώνουμε πώς τό ρεύμα περνά τώρα χωρίς διακοπή, είναι σταθερής φορᾶς, ή έντασή του ομως παίρνει διάφορες τιμές άπό μιά μεγάλη ως τό μηδέν (0) (εἰκ. 292).
- δ) Συνδέουμε παράλληλα στά ακρα τής άντιστάσεως τόν πυκνωτή. Παρατηρούμε τή μορφή τής καμπύλης στόν παλμογράφο και διαπιστώνουμε πώς ή τιμή τής έντάσεως τού ρεύματος είναι μέ μεγάλη προσέγγιση σταθερή. Κατορθώσαμε νά πετύχουμε πλήρη άνορθωση μέ έξομάλυνση ένδος έναλλασσόμενου ρεύματος (εἰκ. 293).
- ε) Αντί γιά τίς δυό διόδους μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε μιά λυχνία διπλοδίοδο μέ τό ίδιο άποτέλεσμα.

Εἰκ. 293

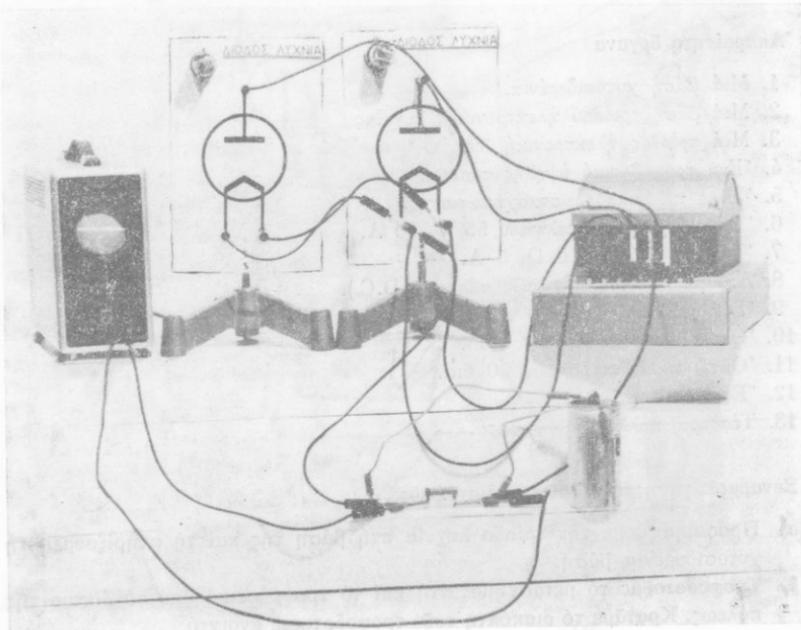

Συμπεράσματα

·Η δίοδος ἡλεκτρονική λυχνία ἐπιτρέπει τῇ δίοδῳ ἡλεκτρικοῦ φεύγματος, μόνο ὅταν ἡ ἀνοδος εἴναι συνδεμένη μέ τό θετικό πόδο τῆς πηγῆς.

Τή δίοδο ήλεκτρονική λυχνία χρησιμοποιούμε ως άνορθώτρια. Πετυχαίνουμε πλήρη άνόρθωση μέ εξομάλυνση μέ τή χρησιμοποίηση δυό διόδων λυχνιών (ή μιας διπλοδιόδου), μιας κατάλληλης άντιστάσεως και ένός πυκνωτή.

ПЕИРАМА 829

Μελέτη τῆς μεταβολῆς τοῦ ἀνοδικοῦ ρεύματος σὲ συνάρτηση μὲ τὴν τάση πλέγματος τριόδου ἡλεκτρονικῆς λυχνίας. Χάραξη τῆς χαρακτηριστικῆς καμπύλης τοῦ πλέγματος


³Απαραίτητα ὅργανα

1. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
 2. Μιά βάση τριόδου ήλεκτρονικής λυχνίας
 3. Μιά τριόδος ήλεκτρονική λυχνία.
 4. "Ενα τροφοδοτικό ύψηλης τάσεως.
 5. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.
 6. "Ενας άνορθωτής σεληνίου 55 V, 10 A.
 7. "Ενας ροοστάτης 10 Ω, 5 A.
 8. Δυό βολτόμετρα συνεχοῦς τάσεως (D.C.).
 9. "Ενα μιλιαμπερόμετρο συνεχοῦς ρεύματος (D.C.).
 10. 'Οκτώ καλώδια μήκους 1 m.
 11. 'Οκτώ καλώδια μήκους 50 cm.
 12. "Εξι μπανάνες διγαλωτές.
 13. Τέσσερα πολλαπλά βύσματα.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Προσαρμόζουμε τήν τρίοδο λυχνία στή βάση της και τή στηρίζουμε στή χυτοσιδέρνια βάση.
β) Τροφοδοτούμε τό μετασχηματιστή και τό τροφοδοτικό άπό τό δίκτυο τής πόλεως. Κρατάμε τό διακόπτη τοῦ τροφοδοτικοῦ άγοιτο.

7 Επιπλέον μετατροπή στην αρχική είδη πίνακα διανύσματος της Τεχνολογίας της Εποχής, όπου η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής βιομηχανίας έχει αποδειχθεί σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της οικονομίας. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής βιομηχανίας στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της οικονομίας.

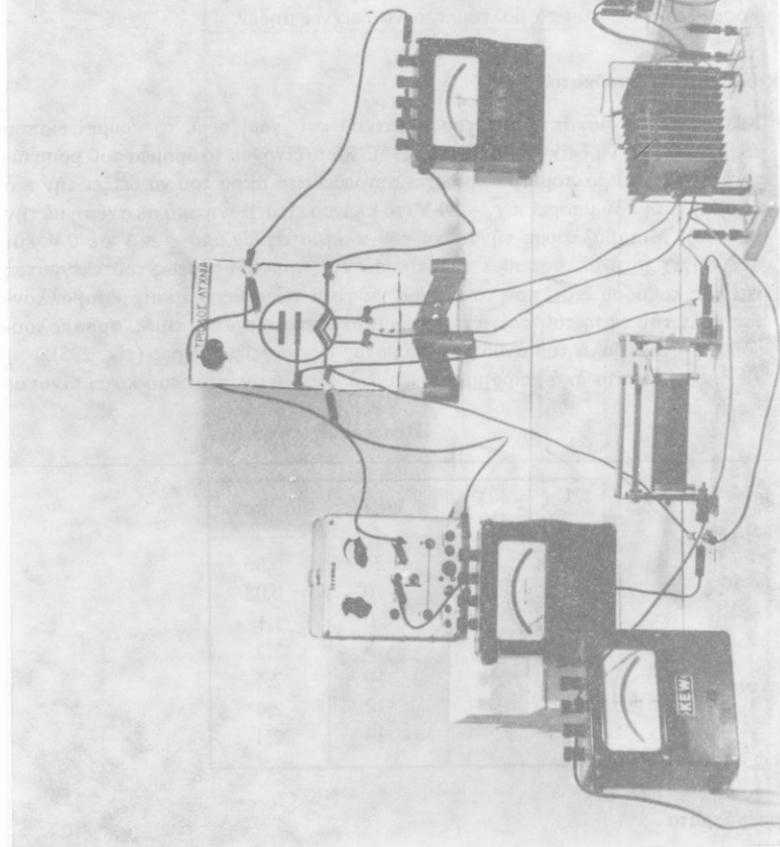

Εικ. 294

- γ) Τροφοδοτούμε τό νήμα της λυχνίας άπό τό μετασχηματιστή μέ τάση 4 V.
- δ) Άπο τό τροφοδοτικό και τους άκροδέκτες της μεταβλητής τάσεως τροφοδοτούμε τή λυχνία, συνδέοντας τό θετικό πόλο μέ τήν άνοδο της λυχνίας και τόν άρνητικό μέ τήν κάθοδο. Βάζουμε στό κύκλωμα και τό μιλλιαμπερόμετρο. Συνδέομε παράλληλα στους άκροδέκτες τού τροφοδοτικού τό ένα βολτόμετρο. Γυρίζουμε τό κουμπί στό μηδέν.
- ε) Συνδέομε τόν άνορθωτή μέ τό μετασχηματιστή σέ τάση 30 V και στους άκροδέκτες τού άνορθωτή συνδέομε ποτενσιόμετρικά τό ροοστάτη.
- στ) Τόν άρνητικό άκροδέκτη τού ποτενσιόμετρου συνδέομε μέ τό πλέγμα της λυχνίας και τό θετικό μέ τήν κάθοδο. Στους άκροδέκτες τού ποτενσιόμετρου συνδέομε παράλληλα τό άλλο βολτόμετρο. Μετακινούμε τό δρομέα τού ροοστάτη έτσι, πού τό βολτόμετρο νά δείχνει μηδέν.

Έκτέλεση τού πειράματος


- α) Κλείνουμε τό διακόπτη τού τροφοδοτικού και γυρίζουμε τό κουμπί, όσπου τό βολτόμετρο νά δείχνει 30 V (εἰκ. 294). Μετακινούμε τό δρομέα τού ροοστάτη έτσι, πού τό βολτόμετρο πού έχει συνδεθεῖ στά άκρα του νά δείξει τήν πιό μεγάλη τιμή πού μπορεῖ π.χ. —24 V (τό πλέγμα είναι άρνητικό σέ σχέση μέ τήν κάθοδο). Μεταβάλλομε τήν τάση τού πλέγματος U_g άπο —24 V σέ 0 V και στή συνέχεια διαλλάσσουμε τούς άκροδέκτες τροφοδοτήσεως τού πλέγματος και τής καθόδου έτσι, πού τό πλέγμα νά γίνει τώρα θετικό και, μεταβάλλοντας πάλι τήν τάση τού πλέγματος σέ διαρκώς πιό μεγάλες τιμές, παρακολουθούμε τή μεταβολή τού άνοδικου ρεύματος ως τό ρεύμα κόρου (εἰκ. 295).
- Τά άποτελέσματα άπό πείραμα πού έγινε άναφέρονται στόν πιό κάτω πίνακα:

Πίνακας I

$U_a = 30V$ $V_\theta = 4V$	U_g V	I_a mA
	— 24	0,06
	— 10	0,08
	0	1,1
	5	2,2
	10	2,4
	12	2,4
	14	2,4

Συμπεράσματα

"Οταν τό πλέγμα είναι άρνητικό σέ σχέση μέ τήν κάθοδο, τά

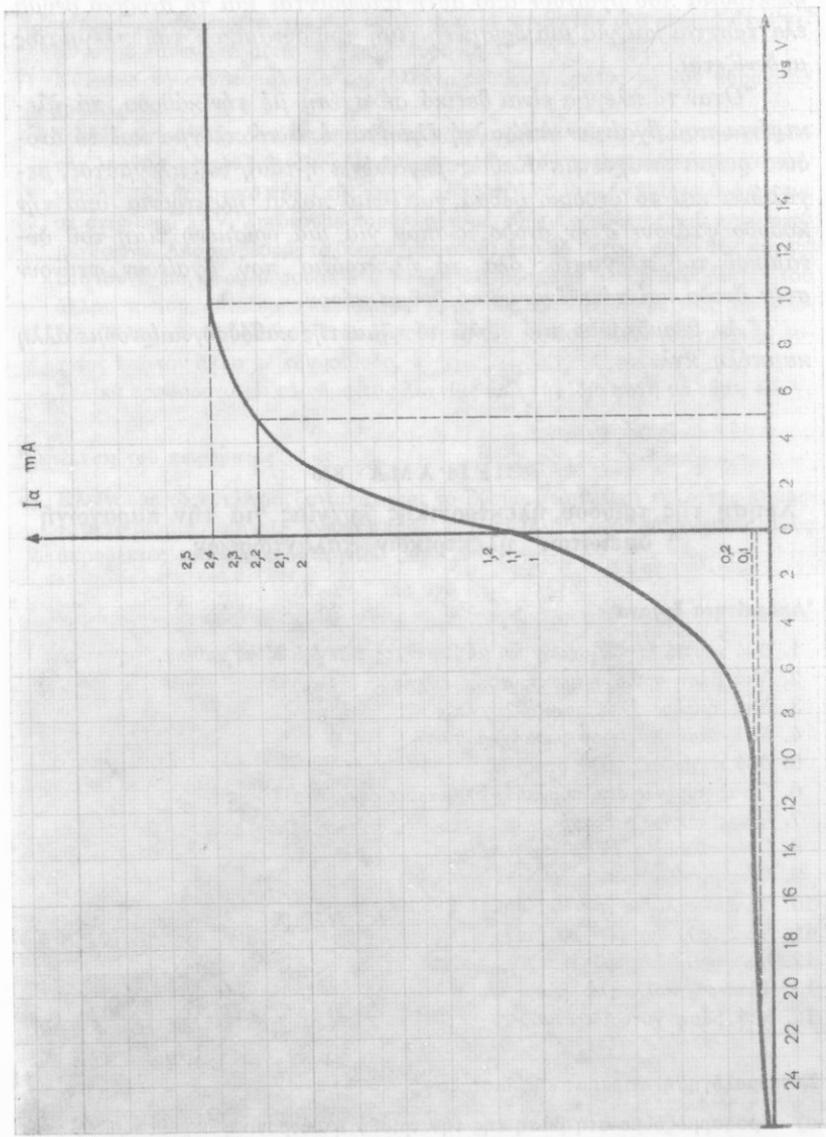

Eik. 295. Γραφική παράσταση της μεταβολής των άνοδικων ρεύματος σε συνάρτηση με την τάση πλέγματος.

ἡλεκτρόνια πού βγαίνουν από αντή δπωθοῦνται καὶ τό ἀνοδικό ρεῦμα ἐλαττώνεται καὶ γιά μιά δρισμένη τιμή τοῦ δυναμικοῦ τοῦ πλέγματος μηδενίζεται.

"Οταν τό πλέγμα είναι θετικό σέ σχέση μέ τήν κάθοδο, τά ἡλεκτρόνια πού βγαίνουν από αντή ἔλκονται από τό πλέγμα καὶ τό ἀνοδικό ρεῦμα ἐνισχύεται. Καθώς μεγαλώνει ἡ τάση τοῦ πλέγματος, μεγαλώνει καὶ τό ἀνοδικό ρεῦμα, γιατί πιὸ πολλά ἡλεκτρόνια ἀπό τήν κάθοδο φτάνουν στήν ἄνοδο, ὥσπου γιά μιά δρισμένη τιμή τοῦ δυναμικοῦ τοῦ πλέγματος δῆλα τά ἡλεκτρόνια πού βγαίνουν φτάνουν στήν ἄνοδο καὶ τότε ἔχουμε τό ρεῦμα κόδον.

"Αν θερμάνουμε πιὸ πολὺ τό νῆμα τῆς καθόδου, παίρνουμε ἄλλη καμπύλη κτλ.

ΠΕΙΡΑΜΑ 83ο

Χρήση τῆς τριόδου ἡλεκτρονικῆς λυχνίας γιά τήν παραγωγή διμείωτων ἡλεκτρικῶν ταλαντώσεων

*Απαραίτητα ὅργανα

1. Δυό κουτιά ἔγραφων στοιχείων μέ 3 στήλες τῶν 4,5 V τό καθένα.
2. Μιά βάση τριόδου ἡλεκτρονικῆς λυχνίας.
3. Μιά τρίοδος ἡλεκτρονική λυχνία.
4. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστῆ.
5. Δυό πηνία τῶν 600 σπειρῶν.
6. "Ενας πυρήνας ἀπό πυριτιούχο λαμαρίνα σέ σχήμα U.
7. "Ενας πυρήνας βραχύς.
8. "Ενα πλακίδιο πέντε πυκνωτῶν.
9. "Ενα μεγάφωνο.
10. "Εννέα καλώδια τῶν 50 cm.
11. "Ενα καλώδιο τῶν 30 cm.
12. "Ενα καλώδιο τοῦ 1 m.
13. Τέσσερα πολλαπλά βύσματα.
14. Μιά βάση χυτοσιδερένια.

Συναρμολόγηση πειραματικῆς διατάξεως

- a) Προσαρμόζουμε στή βάση της τήν τρίοδο ἡλεκτρονική λυχνία καὶ τή στηρίζουμε στή χυτοσιδερένια βάση.

- β) Προσαρμόζουμε στή βάση τού λυόμενο μετασχηματιστή τόν πυρήνα σχήματος U, τοποθετούμε στά δύο σκέλη του τά πηνία τῶν 600 σπειρῶν και βιδώνουμε πάνω ἀπό αὐτά τό βραχύ πυρήνα.
- γ) Κάνουμε τή συνδεσμολογία τού ήλεκτρικού κυκλώματος μέ τόν παρακάτω τρόπο.


Συνδέουμε τό θετικό πόλο τῆς πηγῆς μέ τήν ανοδό τῆς λυχνίας, τήν κάθοδο τῆς λυχνίας μέ τόν εναν ἀκροδέκτη τού πηνίου, τόν ἄλλο ἀκροδέκτη τού πηνίου μέ τόν ἀρνητικό πόλο τῆς πηγῆς σέ τάση 13,5 V ἥ, ἂν ἔχουμε δύο κουτιά σέ σειρά, μέ 27 V. Συνδέουμε παράλληλα μέ τούς ἀκροδέκτες τού πηνίου τό μεγάφωνο.³ Αποσυνδέουμε τό βύσμα (μπανάνα) ἀπό τό θετικό πόλο τῆς πηγῆς. Στή συνέχεια, ἀφού θέσουμε δύο πολλαπλά βύσματα στούς ἀκροδέκτες τού ἀλλου πηνίου, συνδέουμε παράλληλα μέ αντούς τό πλακίδιο μέ τούς 5 πυκνωτές. Τέλος συνδέουμε τόν εναν ἀκροδέκτη τού πηνίου μέ τό πλέγμα τῆς λυχνίας και τόν ἄλλο μέ τήν κάθοδο.

Τελικά τροφοδοτούμε τό νήμα τῆς λυχνίας ἀπό τήν ίδια πηγή μέ τάση 4,5 V.

*Εκτέλεση τού πειράματος

- α) Κλείνουμε τό κύκλωμα, ξαναβάζοντας τό βύσμα στό θετικό πόλο τῆς πηγῆς· τότε τό μεγάφωνο ήξει. "Αν δέν ἀκοῦμε ἥχο, ἐναλλάσσουμε τά βύσματα στούς ἀκροδέκτες τού δεύτερου πηνίου (εἰκ. 296).

Εἰκ. 296

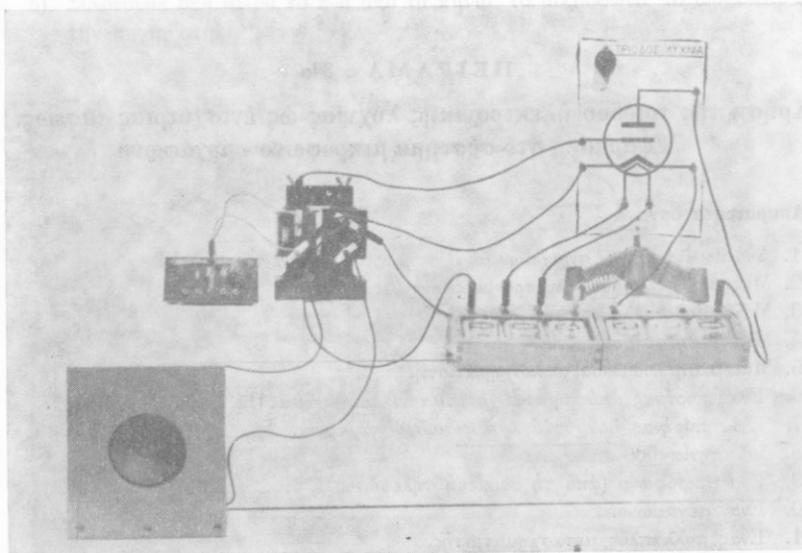

- β) Μεταφέρουμε τό βύσμα, τό συνδέμενο μέ τούς πυκνωτές τοῦ πλακίδιου, έτσι, πού νά συνδέεται διαδοχικά μέ τούς διάφορους πυκνωτές. ^ΆΚούμε κάθε φορά ήχο διαφορετικής συχνότητας.
- γ) Ξεβιδώνουμε τόν ἔναν κοχλία ἀπό τόν πυρήνα και χαλαρώνουμε τό δεύτερο. Στρέφουμε τό βραχύ πυρήνα γύρω ἀπό αξονα τό χαλαρό κοχλία, διόπτε ή αὐτεπαγωγή τοῦ πηνίου μεταβάλλεται. Παρατηρούμε μεταβολή τῆς συχνότητας τοῦ ήχου.

Συμπεράσματα

Τό πηρίο μαζί μέ τόν πυκνωτή ἀποτελοῦν ἔνα κύκλωμα Thomson, πού ταλαντώνεται μέ μιά ίδιοσυχνότητα χαρακτηριστική τοῦ κυκλώματος.

Ή ταλάντωση αὐτή ἐπηρεάζει τό ἀνοδικό φεῦμα, πού ή ἔντασή τον κυμαίνεται μέ τήν ίδια συχνότητα και δίνει συνέχεια νέες ωθήσεις στό κύκλωμα Thomson. Οι ταλαντώσεις αὐτές, ἀν είναι μέσα στά δρια τῶν ἀκονστικῶν συχνοτήτων, δταν διαβιβαστοῦν στό μεγάφωνο, προκαλοῦν τήν παραγωγή ήχου.

Ή ίδιοσυχνότητα τοῦ κυκλώματος Thomson ἐξαρτᾶται ἀπό τή χωρητικότητα τοῦ πυκνωτή και τήν αὐτεπαγωγή τοῦ πηνίου.

ΠΕΙΡΑΜΑ 84ο

**Χρήση τῆς τριόδου ήλεκτρονικής λυχνίας ως ἐνισχύτριας τάσεως.
Έφαρμογή στό σύστημα μικρόφωνο - μεγάφωνο**

*Απαραίτητα δργανα


1. Δυό κουτιά ζηρδών στοιχείων μέ 3 στήλες τό καθένα τῶν 4,5 V.
2. Μιά βάση τριόδου ήλεκτρονικής λυχνίας.
3. Μιά τρίοδος ήλεκτρονική λυχνία.
4. Μιά βάση χυτοσιδερένια.
5. Μιά βάση λυόμενου μετασχηματιστή.
6. "Ενας πυρήνας ἀπό πυριτιοῦχο λαμαρίνα σέ σχήμα U.
7. "Ενας πυρήνας βραχύς ἀπό πυριτιοῦχο λαμαρίνα.
8. Δυό πηνία 600 σπειρῶν.
9. "Ενα μικρόφωνο (ἀπό τή συσκευή τηλεφώνου).
10. "Ενα μεγάφωνο.
11. "Ενας πολλαπλός μετασχηματιστής.

12. "Ενας άνορθωτής σεληνίου 55 V, 10 A. Το πειράδιοκόν γυαλί νότι αποτύπωνε".
 13. "Ενας διακόπτης άπλός μαχαιρωτάς. Ο αριτ οδούνε υψη λόγη ολόδιο νότι μέσα".
 14. Τέσσερα καλώδια των 30 cm.
 15. Τρία καλώδια των 50 cm.
 16. Δυό καλώδια του 1 m.

Συναρμολόγηση πειραματικής διατάξεως

- a) Προσπαρμόζουμε στή βάση της τήν τρίοδο ήλεκτρονική λυχνία και τή στηρίζουμε στή χυτοσιδερένια βάση.
- b) Προσπαρμόζουμε στή βάση του λυόμενου μετασχηματιστή τόν πυρήνα U. Τοποθετούμε στά δυό σκέλη του τά πηνία και βιδώνουμε άπό πάνω τό βραχύ πυρήνα.
- γ) Συνδεσμολογούμε τό ήλεκτρικό κύκλωμα μέ τόν παρακάτω τρόπο.
 Συνδέουμε τό θετικό πόλο τής πηγής μέ τήν άνοδο τής λυχνίας, τήν κάθοδο τής λυχνίας μέ τόν έναν άκροδέκτη του μεγάφωνου και τόν άλλο άκροδέκτη του μεγάφωνου μέ τόν άρνητικό πόλο τής πηγής. Ός πηγή χρησιμοποιούμε τό ένα κουτί των ξηρών στοιχείων παίρνοντας τάση 13,5 V ή συνδέουμε σέ σειρά τά δυό κουτιά, δόπτε παίρνοντας πιό μεγάλη τάση ως 27 V. Μπορούμε άκομα νά χρησιμοποιήσουμε τόν πολλαπλό μετασχηματιστή σέ συνδυασμό μέ τόν άνορθωτή σέ τάση 12-30V. Συνδέουμε άκομα τό νήμα τής λυχνίας σέ τάση 4-6 V.
- δ) Συνδέουμε στή σειρά τό ένα άπό τά πηνία, τό μικρόφωνο, τό διακόπτη και τήν πηγή, στήλη των 4,5 V.

Εἰκ. 297

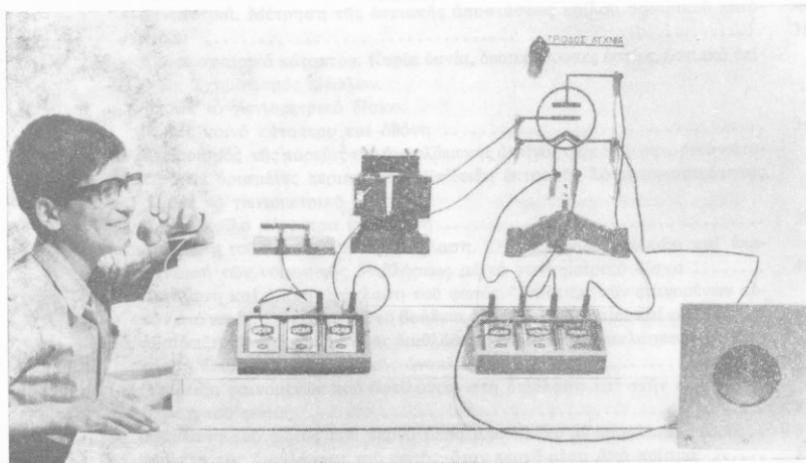

- ε) Συνδέουμε τόν ἔναν ἀκροδέκτη τοῦ ἄλλου πηνίου μὲ τὸ πλέγμα τῆς λυχνίας καὶ τόν ἄλλο μὲ τήν κάθοδό της (εἰκ. 297).

Ἐκτέλεση τοῦ πειράματος

Κλείνουμε τό διακόπτη καὶ μιλάμε μπροστά στό μικρόφωνο. Ἀκούμε τή φωνή μας ἵσχυρή ἀπό τό μεγάφωνο.

Συμπέρασμα

‘Ο ἥχος διαμορφώνει τό ρεῦμα πού διαρρέει τό πηνίο, τό δποῖο εἶναι συνδεμένο μέ τό μικρόφωνο, κι αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τά ἀναπτύσσεται στά ἄκρα τοῦ ἄλλου πηνίου μά τάση διαμορφωμένη σάν τή συχνότητα τοῦ μικροφωνικοῦ ρεύματος. Ἡ τάση αὐτή ἐνισχύμενη μέ τή λυχνία διαβιβάζεται στό μεγάφωνο καὶ ἀκούμε τή φωνή μας ἐνισχυμένη.’

Ἔτητε βέβαιον ότι αλλάζει την φωνή μας με την λυχνία; Εάν ναι, πώς;

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ

Χρήση τοῦ τριβόλου μελετητικής λογοτείας μὲ ἐνισχύμενης τάσης
‘Επιστρέψατε στό στατικό μικρόφωνο - μεγάφωνο’



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ο ΟΠΤΙΚΗ

	Σελίδα
Πείραμα	
10. Συναριμολόγηση διπτικής τράπεζας	5
» 20. 'Εξάσκηση στή χρήση τοῦ προβολέα Reuter. Δέσμες συγκλίνουσες, παράλληλες, άποκλίνουσες	7
» 30. 'Επιδείξη τῆς ειδύλγραμμης διαδόσεως τοῦ φωτός	10
» 40. 'Επιδείξη ειδύλγραμμης διαδόσεως τοῦ φωτός. Δέσμες συγκλίνουσες, παράλληλες καὶ άποκλίνουσες στὸ χώρο	11
» 50. Συνέπειες τῆς ειδύλγραμμης διαδόσεως τοῦ φωτός. Σκιά, παρασκιά, σκοτεινός θάλαμος	14
» 60. 'Ανάκλαση, διάχυση καὶ άπορρόφηση τοῦ φωτός	17
» 70. 'Ανάκλαση καὶ νόμοι τῆς άνακλάσεως.	
I. Μέ τὸ γωνιομετρικὸ δίσκο.	
II. Μέ κοινὸ κάτοπτρο καὶ δύνη	21
» 80. Εἰδώλα ἐπίπεδων κατόπτρων	23
» 90. 'Επίπεδα κάτοπτρα, παράλληλα καὶ ίνδο γωνία	25
» 100. Κοιλα σφαιρικά κάτοπτρα. Κυρία ἑστία, δευτερεύουσες ἑστίες, ἑστιακὸ ἐπίπεδο, ἑστιακὴ ἀπόσταση.	
I. Μέ τὸ γωνιομετρικὸ δίσκο.	
II. Μέ τὸ κοιλὸ κάτοπτρο καὶ δύνη	26
» 110. Σχηματισμός εἰδώλων μέ κοιλὸ σφαιρικό κάτοπτρο. Εἰδώλα πραγματικὰ καὶ φανταστικά. Μέτρηση τῆς ἑστιακῆς ἀπόστασεως κοιλου σφαιρικοῦ κατόπτρου	31
» 120. Κυρτα σφαιρικά κάτοπτρα. Κυρία ἑστία, δευτερεύουσες ἑστίες, ἑστιακὸ ἐπίπεδο. Σχηματισμός εἰδώλων.	
I. Μέ τὸ γωνιομετρικὸ δίσκο.	
II. Μέ κοινὸ κάτοπτρο καὶ δύνη	34
» 130. Καθορισμός τῆς πορείας τῆς άνακλάσμενης ἀκτίνας σὲ κοιλὸ σφαιρικό κάτοπτρο σὲ δρισμένες περιπτώσεις 'Επιδείξη ἑκτροπῆς λόγῳ σφαιρικότητας.	
I. Μέ τὸ γωνιομετρικὸ δίσκο.	
II. Μέ κοιλὸ κάτοπτρο καὶ δύνη	39
» 140. Διάθλαση τοῦ φωτός. 'Ολικὴ άνάκλαση. 'Ορικὴ γωνία. 'Επιδείξη καὶ ἐπαλήθευση τῶν νόμων τῆς διαθλάσεως μέ τὸ γωνιομετρικὸ δίσκο	46
» 150. Διάθλαση καὶ διλικὴ άνάκλαση τοῦ φωτός. 'Επιδείξη τῶν φαινομένων αὐτῶν στὸ νερό τῆς λεκάνης μέ τὴ βοήθεια φθορίζουσας οὖσιας καὶ καπνοῦ	50
» 160. 'Επιδείξη τῶν φαινομένων τῆς διαθλάσεως καὶ διλικῆς άνακλάσεως μέ τὴ συσκευὴ διαθλάσεως καὶ διλικῆς άνακλάσεως	53
» 170. 'Επιδείξη φαινομένων πού διφειλοντα στὴ διάθλαση καὶ στὴν διλικὴ άνάκλαση τοῦ φωτός	55
» 180. Διάθλαση τοῦ φωτός πού περνᾷ μέσα ἀπό πλάκα μέ παράλληλες ἔδρες	57
» 190. Μελέτη τῆς διαθλάσεως τοῦ φωτός, δταν περνᾶ μέσα ἀπό πρίσμα	59

379

Πείραμα 20ο.	Μελέτη της διαθλάσεως του φωτός, όταν περνά μέσα υπό πρίσμα. Χρησιμοποίηση κοιλού σπρίσματος	62
» 21ο.	'Η γωνία έκτροπης φωτεινής άκτινας πού διαθλάται, όταν περνά μέσα υπό πρίσμα, έξαρται από τό δείχτη διαθλάσεως του ύλικου του πρίσματος. Έπιδειξη μέ πολυνησία	64
» 22ο.	Μελέτη τῶν ίδιοτήτων τῶν πρισμάτων δικτῆς άνακλάσεως	66
» 23ο.	Διάλθαση δέσμης φωτεινῶν άκτινων, όταν περνά μέσου υπό φυκό. Κυρια ἐστία, δευτερεύουσες ἐστίες, ἐστιακό ἐπίπεδο.	
	I. Πάνω στὸ γωνιομετρικό δίσκο.	
	II. Πάνω σὲ θόρηκα μέ φακούς τῆς σειρᾶς φακῶν	70
» 24ο.	Οι δύο ἐστίες λεπτοῦ φακοῦ είναι συμμετρικές ως πρός τό ἐπίπεδο του. Καθορισμός τῆς πορείας τῆς διαθλώμενης άκτινας, όταν περνά υπό φακό, σὲ ὁρίσμενες περιπτώσεις.	
	I. Ἐπίδειξη πάνω στὸ γωνιομετρικό δίσκο.	
	II. Ἐπίδειξη μὲ τοὺς φακούς τῆς σειρᾶς φακῶν ἐπάνω στὴν θόρηκα	76
» 25ο.	Σχηματισμός εἰδώλων φωτεινῶν ἀντικείμενων μὲ συγκλίνοντα φακό. Εἰδώλα πραγματικά καὶ φανταστικά. Μέτρηση τῆς ἐστιακῆς ἀποστάσεως συγκλίνοντος φακοῦ καὶ ὑπολογισμός τῆς ισχύος του	84
» 26ο.	Σχηματισμός εἰδώλων φωτεινῶν ἀντικείμενων μὲ ἀποκλίνοντα φακό	87
» 27ο.	Πραγματοποίηση ὁμοϊωνύκον συστήματος φακῶν. Προσδιορισμός τῆς ἐστιακῆς ἀποστάσεως καὶ τῆς ισχύος ἀποκλίνοντος φακοῦ μὲ συνδυασμό του πρός συγκλίνοντα γνωστῆς ισχύος	89
» 28ο.	'Ανόρθωση τοῦ πραγματικοῦ εἰδώλου φωτεινοῦ ἀντικείμενου πού σχηματίζει ἔνας συγκλίνων φακός μὲ ἔνα δεύτερο συγκλίνοντα φακό	93
» 29ο.	Πραγματοποίηση πραγματικοῦ εἰδώλου (φανταστικοῦ ἀντικείμενου) μὲ ἀποκλίνοντα φακό. Μέτρηση τῆς ἐστιακῆς ἀποστάσεως αὐτοῦ	94
» 30ο.	'Ἐπίδειξη τῆς αἵτιας τῶν ἀνομαλιῶν τῆς ὄράσεως, μωσίας καὶ ὄπραμτροπίας καὶ διόρθωσή τους	97
» 31ο.	'Ἐπίδειξη τῆς ἀρχῆς τοῦ κινηματογράφου	99
» 32ο.	Πραγματοποίηση περισκόπου μὲ ἐπίπεδα κάτοπτρα καὶ μὲ πρίσματα διλκῆς ἀνακλάσεως	100
» 33ο.	Πραγματοποίηση ἀπλοῦ καὶ σύνθετου μικροσκόπου	103
» 34ο.	Πραγματοποίηση ἀστρονομικῆς διόπτρας καὶ διόπτρας τοῦ Γαλιλαίου	104
» 35ο.	Πραγματοποίηση διασκοπικοῦ προβολέα	107
» 36ο.	Νόμοι τῆς φωτομετρίας	108
» 37ο.	'Ανάλυση τοῦ φωτός μὲ πρίσμα. Φάσμα. 'Ανασύνθεση τῶν ἀκτινοβολιῶν τοῦ φάσματος	113
» 38ο.	'Ανασύνθεση τοῦ φωτός μὲ τὸ δίσκο τοῦ Νεύτωνα	116
» 39ο.	'Ανάλυση τοῦ φωτός μὲ πρίσμα. Φάσμα. Τὰ χρόματα τοῦ φάσματος είναι ἀπλά. 'Ανασύνθεση τοῦ λευκοῦ φωτός μὲ πρίσμα ἡ συγκλίνοντα φακό.	117
» 40ο.	'Ανασύνθεση τῶν ἀκτινοβολιῶν τοῦ φάσματος μὲ περιστρεπτο κάτοπτρο. Συμπληρωματικά χρόματα	122
» 41ο.	Φάσματα ἐκπομπῆς συνεχή. Φάσματα ἀπορροφήσεως συνεχή	125
» 42ο.	Φάσματα ἐκπομπῆς γραμμικά	128
» 43ο.	Χρόμα τῶν σωμάτων	130
» 44ο.	Περιθλάση τοῦ φωτός	132
» 45ο.	Μέτρηση τοῦ μήκους κύματος τοῦ φωτός μὲ ὀπτικό φράγμα	134
» 46ο.	Πόλωση τοῦ φωτός μὲ πλακίδιο Polaroid. Στροφή τοῦ ἐπιπέδου πολάρωσεως ἀπό ζαχαροδιάλυμα	136

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕΥΤΕΡΟ

ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

	Σελίδα
Πείραμα	
10. Ἐπίδειξη τοῦ φαινομένου τοῦ μαγνητισμοῦ. Διάφοροι τύποι μαγνητῶν	141
» 20. Πόλοι τοῦ μαγνήτη. Διάκριση τῶν πόλων	143
» 30. Ἐπίδραση τῶν μαγνητικῶν πόλων μεταξύ τους	145
» 40. Κατασκευὴ μαγνήτη. Μαγνήτιση μὲ προστριβὴ μὲ μόνιμο μαγνήτη	147
» 50. Μαγνήτιση μὲ ἡλεκτρικὸ ρεῦμα. Ἀπομαγνήτιση	148
» 60. Μαγνήτιση ἀπὸ ἐπάγωγή	151
» 70. Ἀμοιβαία ἔξουδετέρωσθα τῶν πόλων	153
» 80. Οἱ πόλοι τοῦ μαγνήτη εἰναι ἀδύνατο νῦν χωριστοῦν. Ἐξήγηση τῆς μαγνητίσεως μὲ τὴ θεωρία τῶν μοριακῶν μαγνητῶν	154
» 90. Ἔννοια τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου	156
» 100. Αἰσθητοποίηση τῆς μαγνητικῆς δυναμικῆς γραμμῆς μὲ τὴν κίνηση ἐλεύθερο πόλου	157
» 110. Αἰσθητοποίηση τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου. Δυναμικές μαγνητικές γραμμές	159
» 120. Μαγνητικὴ θωράκιστη	162
» 130. Ἐξάρτηση τῆς μαγνητίσεως ἀπὸ τὴ θερμοκρασία	163
» 140. Κατασκευὴ πυξίδας μὲ πρόχειρα μέσα	165

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πείραμα	
10. Ἡλέκτριση μὲ τριβὴ. Καλοὶ καὶ κακοὶ ἀγωγοὶ τοῦ ἡλεκτρισμοῦ	167
» 20. Υπάρχον δυό εἰδη ἡλεκτρικῶν φορτίων. Ἀμοιβαία ἐπίδραση τῶν ἡλεκτρικῶν φορτίων	171
» 30. Ἡλέκτριση ἐνός σώματος ἀπὸ τὴν ἐπαφὴν του μὲ ἄλλο ἡλεκτρισμένο σῶμα	174
» 40. Ἡλέκτριση σώματος μὲ τὴν ἐπίδραση ἄλλου σώματος ἡλεκτρισμένου	176
» 50. Σχηματισμός ἡλεκτρικοῦ σπινθήρα	180
» 60. Ἔννοια τοῦ ἡλεκτρικοῦ πεδίου	182
» 70. Αἰσθητοποίηση τοῦ ἡλεκτρικοῦ πεδίου. Ἡλεκτρικές δυναμικές γραμμές. Ἡλεκτρικά φάσματα	183
» 80. Πραγματοποίηση ὄμογενον ἡλεκτρικοῦ πεδίου	185
» 90. Κατανομὴ τοῦ ἡλεκτρικοῦ φορτίου πάνω στὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἀγωγοῦ	187
» 100. Ἡλεκτρικὴ θωράκιστη	190
» 110. Πυκνωτὲς. Πυκνωτὲς μὲ ἐπιπέδους ὀπλισμούς. Ἐξάρτηση τῆς χωρητικότητας τοῦ πυκνωτῆ ἀπὸ τὴν ἀπόσταση τῶν ὀπλισμῶν του	192
» 120. Λουγδουνικὴ λάγηνος. Φόρτιση καὶ ἐκφόρτιση τῆς λαγήνου. Πόλωση τοῦ διηλεκτρικοῦ	194
— Πολλαπλός μετασχηματιστής καὶ ἀνορθωτής σεληνίου. Ὁδηγίες χρήσεως	196
» 130. Πραγματοποίηση συνδεσμολογίας ἡλεκτρικοῦ κυκλώματος ποὺ ἔχει πηγὴ, διακόπτη καὶ λάμψη. Κύκλωμα ἀνοιχτό, κύκλωμα κλειστό. Καθορισμός τῆς φορᾶς τοῦ ρεύματος μὲ χημικὸ τρόπο	202
» 140. Ἔννοια τῆς διαφορᾶς δυναμικοῦ ἡ τάσεως. Μέτρηση τῆς διαφορᾶς δυναμικοῦ ἀνάμεσα σὲ δύο σημεῖα τοῦ κυκλώματος	204

Πείραμα 15ο.	"Εννοια της έντάσεως του ήλεκτρικού ρεύματος. Μέτρηση της έντάσεως του ήλεκτρικού ρεύματος μέχι αύπερόμετρο. Πλάς συνδέουμε στό κύκλωμα τό αύπερόμετρο. Ή ένταση του ήλεκτρικού ρεύματος είναι σ' δλη τήν έκταση στό κύκλωμα σταθερή	205
» 16ο.	'Επίδειξη θερμικῶν ἀποτελεσμάτων του ήλεκτρικού ρεύματος. Μετατροπή της ένέργειας του ήλεκτρικού ρεύματος σε θερμότητα και ἀκτινοβόλο ένέργεια	206
» 17ο.	'Επίδειξη μαγνητικῶν ἀποτελεσμάτων του ήλεκτρικού ρεύματος. Καθορισμός του είδους του πόλου της πηγῆς και της φοράς του ήλεκτρικού ρεύματος	208
» 18ο.	'Επίδειξη χημικῶν ἀποτελεσμάτων του ήλεκτρικού ρεύματος. Μετατροπή ένέργειας ήλεκτρικού ρεύματος σε χημική ένέργεια και ἀντίστροφα	209
» 19ο.	Πηγές ήλεκτρικού ρεύματος. Μετατροπή θερμικής ένέργειας σε ήλεκτρική. Θερμοηλεκτρικό στοιχείο	211
» 20ο.	Πηγές ήλεκτρικού ρεύματος. Μετατροπή κινητικής ένέργειας σε ήλεκτρική. Ἀρχή της μαγνητοηλεκτρικής γεννήτριας	214
» 21ο.	Πηγές ήλεκτρικού ρεύματος. Μετατροπή της ἀκτινοβόλου ένέργειας ήλεκτρικού ρεύματος	215
» 22ο.	Νόμος του ΟΗΜ. "Εννοια της ἀντιστάσεως ἀγωγοῦ. Ἀπό ποιούς παράγοντες έξαρται η ἀντιστάση ἐνός ἀγωγοῦ	218
» 23ο.	Πραγματοποίηση γέφυρας Wheatstone με χορδή και μέτρηση μ' αὐτῇ της ἀντιστάσεως. 'Αναγνώριση τυποποιημένης γέφυρας Wheatstone καί μέτρηση μ' αὐτῇ της ἀντιστάσεως σύρματος σε Ohm/m	225
» 24ο.	Πραγματοποίηση ποτεντιόμετρου και διαπίστωση μ' αὐτό διτι μπορούμε νά πάρουμε διάφορες τάσεις μικρότερες ἀπό μιά δρισμένη μεγαλύτερη τιμή. Ποτεντιόμετρική σύνδεση ροοστάτη	229
25ο.	Σύνδεση ἀντιστάσεων	232
» 26ο.	Διαπίστωση της πτώσεως της τάσεως στά ακρα ήλεκτρικῶν συσκευῶν.	237
α)	Πτώση της τάσεως, δταν αὐξάνεται η ἀντίσταση της γραμμής	237
β)	Πτώση της τάσεως, δταν αὐξάνεται τό φορτίο της ἔγκαταστάσεως (αύξηση της έντασεως τού ρεύματος)	237
» 27ο.	Προσαρμογή συσκευής (λάμπας) σε κύκλωμα πού τροφοδοτεῖται ἀπό τάση μεγαλύτερη ἀπό ἑκείνη πού χρειάζεται για νά λειτουργήσει η συσκευή	242
» 28ο.	Διαπίστωση και υπολογισμός της ἐσωτερικής ἀντιστάσεως της πηγῆς. 'Υπολογισμός της ΗΕΔ της πηγῆς. Μέτρηση της ΗΕΔ	244
» 29ο.	Σύνδεση ήλεκτρεγερτικῶν δυνάμεων στή σειρά και παράλληλα	247
» 30ο.	'Επαλήθευση τοῦ νόμου τοῦ Joule	249
» 31ο.	Προσδιορισμός τοῦ ήλεκτρικού ίσοδύναμου της θερμότητας	251
» 32ο.	Πραγματοποίηση βραχυκυκλώματος και ἐπίδειξη της χρησιμότητας τῶν ἀσφαλειῶν	254
» 33ο.	Πραγματοποίηση βολταϊκού τόξου.	255
» 34ο.	Μαγνητικό πεδίο γύρω ἀπό ρευματοφόρο ἀγωγό. Πείραμα τοῦ Oersted	257
» 35ο.	Μελέτη τοῦ μαγνητικού πεδίου εύθυγραμμου ρεύματος και κυκλικού ρεύματος. Μαγνητικό πεδίο στό ἐσωτερικό σωληνοειδός	259
» 36ο.	Πώς μπορούμε νά κατασκευάσουμε ἔναν ήλεκτρομαγνήτη και ποιές ιδιότητες έχει. Πώς μπορούμε νά μαγνητίσουμε και νά ἀπομαγνητίσουμε μιά χαλύβδινη ράβδο	262
» 37ο.	'Επίδειξη συνδυασμού μικρόφωνου - ἀκουστικοῦ. Τηλεφωνική συσκευή	266
» 38ο.	Λειτουργία ήλεκτρικού κουδουνιοῦ	267

Πείραμα 39ο.	'Επιδραση μαγνητικού πεδίου σε ρεύμα. Δυνάμεως Laplace	268
» 40ο.	'Επιδείξη δυνάμεων Laplace.' Επίδραση ρεύματος σε μαγνήτη. Μαγνητικές βελόνες που έπιπλέουν κατακόρυφα στο νερό κυλινδρικής λεκάνης κινούνται και πλησιάζουν πρός τό κέντρο ή άπομακρύνονται από αύτό άναλογα με τή φορά κυκλικού ρεύματος γύρω από τή λεκάνη	271
» 41ο.	'Άλληλεπίδραση παράλληλων ρευμάτων	273
» 42ο.	Πώς προσανατολίζεται ένα πλαίσιο ή σωληνοειδές πού διαρρέεται από ρεύμα πρός τή διεύθυνση τού γήινου μαγνητικού πεδίου	276
» 43ο.	Παραγωγή ήλεκτρικού ρεύματος από έπαγωγή μέσα κίνηση μαγνήτη πρός πηνίο	279
» 44ο.	Παραγωγή ήλεκτρικού ρεύματος από έπαγωγή :	
	α) Μέ κίνηση ρευματοφόρου πηνίου (πρωτεύοντος) μέσα σε άλλο πηνίο (δευτερεύον).	
	β) Μέ μεταβολή τής μαγνητικής ροής στά δύο πηνία από τήν κίνηση μέσα στό πρωτεύον ένός πυρήνα από μαλακό σίδηρο.	
	γ) Μέ διακοπή και άποκατάσταση τού ρεύματος στό πρωτεύον πηνίο.	
	δ) Μέ αὔξηση και άλλατση τής έντασεως τού ρεύματος στό πρωτεύον πηνίο μέ τή χρήση ένος ροοστάτη	281
» 45ο.	Παραγωγή έπαγωγικού ρεύματος μέ μετακίνηση ειδύγραμμου δύωγον ή πηνίου μέσα σε μαγνητικό πεδίο. (Μετατροπή μηχανικής ένέργειας σε ήλεκτρική, δηλ. άντιστροφο πείραμα σ' αύτο πού δείχνει τήν ήλεκτρομαγνητική δύναμη ή δύναμη Laplace.)	285
» 46ο.	'Η ΗΕΔ από έπαγωγή παίρνει τήν πιο μεγάλη τιμή, δταν όλες οι δυναμικές γραμμές πού περνούν από τό πρωτεύον πηνίο περνούν και από τό δευτερεύον, και έξαρταια έπο τό χρόνο τής μεταβολής τής μαγνητικής ροής, δηλ..	
E = $\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$		287
» 47ο.	'Η ΗΕΔ από έπαγωγή στά άκρα ένός πηνίου έξαρταια από τόν άριθμό τῶν σπειρών του	290
» 48ο.	Προσδιορισμός τής φοράς τού ρεύματος από έπαγωγή. Κανόνας τού Lentz ..	292
» 49ο.	'Επίδειξη συσκευής δακτύλων πού άναπτηδούν	295
» 50ο.	Πειραματική έπιδείξη τού φαινομένου τής αύτεπαγωγής, δταν διακόπτεται τό ρεύμα στό κύκλωμα	297
» 51ο.	Καθυστέρηση τής αύποκαταστάσεως τού ρεύματος σε κύκλωμα πού έχει αύτεπαγωγή	299
» 52ο.	'Επίδειξη τής φοράς τού ήλεκτρικού ρεύματος από αύτεπαγωγή	300
» 53ο.	'Επίδειξη ρευμάτων Foucault	302
» 54ο.	'Επίδειξη τής λειτουργίας τού πηνίου Ruhmkorff	304
» 55ο.	Συναρμολόγηση και λειτουργία κινητήρα - γεννήτριας	305
» 56ο.	'Επίδειξη τής άντιηλεκτρεγερτικής δυνάμεως κινητήρα και μέτρηση τής ..	310
» 57ο.	Μελέτη τού κυκλώματος έναλλασσόμενου ρεύματος πού έχει μόνο ώμική άντισταση. Σύγκριση με δύμοιο κύκλωμα συνεχούς ρεύματος	312
» 58ο.	Μελέτη κυκλώματος έναλλασσόμενου ρεύματος, πού έχει ώμικη άντισταση και αύτεπαγωγή στή σειρά. Μέτρηση τού συντελεστή αύτεπαγωγής τού πηνίου	314
» 59ο.	Μελέτη κυκλώματος έναλλασσόμενου ρεύματος, πού έχει ώμικη άντισταση και χωρητική άντισταση (πυκνωτή) στή σειρά. Μέτρηση τής χωρητικότητας τού πυκνωτή	319
» 60ο.	Μελέτη κυκλώματος έναλλασσόμενου ρεύματος, πού έχει ώμικη άντισταση, έπαγωγική και χωρητική στή σειρά. Συντονισμός σε σειρά	322

	Σελίδα
Πείραμα 61ο. Έπιδειξη τοῦ φαινομένου τοῦ συντονισμοῦ σέ κύκλωμα ἐναλλασσόμενον ρεύματος, ποὺ ἔχει αὐτεπαγωγή καὶ χωρητικότητα συνδεμένες παράλληλα	325
» 62ο. Πειραματική εὑρεση τῆς καμπύλης ἐναλλασσόμενου ρεύματος. Παλμογρά- φος μὲ βρόγχο	327
» 63ο. Ἀρχὴ τῆς λειτουργίας τῶν ἐπαγωγικῶν ἡλεκτροκινητήρων	330
» 64ο. Πραγματοποίηση ἀσύγχρονου κινητήρα	331
» 65ο. Πραγματοποίηση μετασχηματιστῆ γιά ὑψωση τάσεως καὶ γιά ὑποβιβασμὸ τά- σεως	333
» 66ο. Πραγματοποίηση πολλαπλοῦ μετασχηματιστῆ ὑποβιβασμοῦ 110V σὲ 2, 4, 6, 8V	335
» 67ο. Πραγματοποίηση ἐπαγωγικοῦ κλιβάνου	336
» 68ο. Πραγματοποίηση διατάξεως γιά τὴ συγκόλληση μεταλλικῶν ἀντικείμενον (πόντα)	338
» 69ο. Πραγματοποίηση γραμμῆς μεταφορᾶς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας ὑηλῆς τάσεος	340
» 70ο. Πραγματοποίηση ἡλεκτρικοῦ στοιχείου. Διαπίστωση τοῦ φαινομένου τῆς πο- λάσεως τῶν ἡλεκτρόδων. Χρήση ἀντιπόλωτικοῦ. Ἐπίδειξη ἔηρων στοιχείων	342
» 71ο. Ἐπιχάλωση μεταλλικοῦ ἀντικείμενον. Γαλβανοπλαστικὴ	344
» 72ο. Πραγματοποίηση συσσωρευτῆ μολύβδου. Φόρτιση καὶ ἐκφόρτιση τοῦ συσ- σωρευτῆ	347
» 73ο. Ἐπίδειξη ἰονισμοῦ κρούσεως καὶ ἰονισμοῦ ἀπό ἐπίδραση ὑπεριώδους ἀκτι- νοβολίας	349
» 74ο. Ἐπίδειξη ἰονισμοῦ κρούσεως καὶ ἰονισμοῦ μὲ ἐπίδραση ὑπεριώδους ἀκτι- νοβολίας	351
» 75ο. Ἐπίδειξη ἀναρριχώμενου σπινθήρα (φαινόμενο ἀντοτελοῦς ἀγωγιμότητας). .	353
» 76ο. Ἔκκενση ἀγῆλης καὶ ἐφαρμογές της	355
» 77ο. Καθοδικές ἀκτίνες καὶ ἴδιοτεταις ἀντῶν	357
» 78ο. Παραγωγὴ καὶ μελέτη τῶν διαυλικῶν ἀκτίνων	360
» 79ο. Κίνηση ἰόντων κάτω ἀπό τὴν ἐπίδραση μαγνητικοῦ πεδίου	362
» 80δ. Παραγωγὴ καὶ ἀνίχνευση ἀκτινοβολίας Röntgen	364
» 81ο. Χρήση τῆς διόδου ἡλεκτρονικῆς λυχνίας ὡς ἀνόρθωτριας	366
» 82ο. Μελέτη τῆς μεταβολῆς τοῦ ἀνόδικοῦ ρεύματος σέ συνάρτηση μὲ τὴν τάση πλέγματος τριόδου ἡλεκτρονικῆς λυχνίας. Χάραξη τῆς χαρακτηριστικῆς καμπύλης τοῦ πλέγματος	370
» 83ο. Χρήση τῆς τριόδου ἡλεκτρονικῆς λυχνίας γιά τὴν παραγωγὴ ἀμείωτων ἡ- λεκτρικῶν ταλαντώσεων	374
» 84ο. Χρήση τῆς τριόδου ἡλεκτρονικῆς λυχνίας ὡς ἐνισχύτριας τάσεως. Ἐφα- ρμογὴ στὸ σύστημα μικρόφωνο - μεγάφωνο	376



024000029855

ΕΚΔΟΣΗ Α'. ΒΙΒΛΙΟ Β' 1977 — ΑΝΤΥΤ. 5.000 — ΣΥΜΒ.: 2807/7-3-77
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ : ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΛΑΠΑΚΗΣ

Α

